



无线电 品  
1955

七  
年  
十  
月  
二  
日

提高無綫電  
技術水平，為  
祖國的社會主  
義建設服務



上圖：北京市廿二中學生業餘無綫電廣播組的四個同學學習製作的無綫電試驗板。



左圖：清華大學無綫電工程系學生正在做裝置擴音機的試驗。

右圖：上海某工廠製成了擴音式調度會議電話機。每套机器包括一榦總機和幾十架分机，負責人能在自己的辦公室裏，召集各單位的工作人員開會，參加會議的人，不必離開工作崗位，就能在通話機內發表意見。



# 现代无线电电子学

—(苏联)科学院院士

A.E. 别尔格 —

现代无线电电子学方面所获成就的广泛应用，开阔了进一步发展国民经济的巨大可能性，首先是发展作为我国社会主义经济基础和国防基础的重工业；开阔了苏联人民福利不断提高的泉源。无线电电子学为前所未有的技术进步和各个科学部门的巨大发展开拓了广阔的道路。

## 1.

无线电电子学对天文学的进一步发展起着良好的作用。大家知道，天文学是一门最古老的科学。在几千年的过程中，天文学家们观测的是天体所发出的可见光。在观测星球时，天文学家的死敌是环绕着地球的大气层。漂散在大气层中的阳光，长久以来都妨碍着对其他星球的观测。空气流可以引起一些不利的现象，例如星光的闪烁，因之就使天文学仪器所得的影像变坏。云层和雨水则会完全破坏观测的进行。

大气层吸收了大部分辐射到它里面去的电磁能；吸收掉了一次宇宙射线、X射线和短波紫外线——一句话，几乎吸收掉了波长短于紫色光线的一切电磁波。同样，也几乎吸收掉了所有的红外线，只有在可见光谱中最接近红色光线部分的

光线才被保留下。这样，留给天文学家的只是一条极窄的缝口——一个不大的观察宇宙的窗户。

光学天文学装备了最精密的仪器，沿着改善观测方法的道路静静地发展着，直到第二次世界大战的时期。而且在这个时期中，似乎是沒有希望能在研究方式上作任何重大的改革。但是，却发生了另外的情况。

战争开始时，在英国东部沿岸地带设立了许多强大的雷达观测站，用来探测由东部海面上飞来的德国轰炸机。有时，当这些飞机在早上出现在海面上，而且飞得很低时，雷达观测站就不能够发现它们。雷达站的屏幕上盖满了杂乱的无线电干扰，由飞机上传来的信号就完全消失在这个背景中，看不出来了。经过长期的研究，确定了在这种情况下所看到的是由太阳发出的非常强大的无线电干扰。太阳原来是一个发射无线电波的源泉。

虽然早在战前即已在无线电公尺波范围内发现了一些最初的现象，说明有从银河发出的地球外无线电发射的存在，但是对太阳和月球的无线电发射，对星间气体的以及所谓“无线电星球”的无线电发射的深刻研讨，只是在战后年代里才得到广泛的发展。这样，在天文学

方面就开始了一个新纪元——产生了无线电天文学。

现代的无线电天文台所能收到的由宇宙空间传来的无线电放射是越来越多了。

在这些天文台里采用着一些所谓无线电望远镜，这就是一些巨大的天线。无线电天文学使我们能对太阳的无线电发射进行系统的观测。我们发现了太阳能发出所有波长由数公里到10—15公尺的无线电波，而它的发射强度则有极大的变化范围；并且确定了“无线电太阳”不是一个球体，而是更接近一个椭圆体。

研究“骚动”太阳的无线电发射具有特别重大的意义，这使我们有可能来解决许多有关太阳和地球上某些现象的重要问题。例如，在很大程度上影响无线电短波通信的地球上磁暴现象和地面电离层的剧烈骚动，都与太阳活动性的增高有着密切的關係。因此，对太阳的观测可以成为无线电预报的有效方法。

苏联学者详细研究了太阳气层中的许多现象。例如，他们说明了“平静”太阳的无线电发射，可以用太阳气层中的热辐射来解释。在1947年日全蚀时，苏联研究家们曾在巴西沿海“格利巴也多夫”号轮船上进行了观测，第一次用试验证明了公尺波无线电发射是从太阳的白光环发出的。

## 2.

银河及偏银河的无线电发射是特别有趣味的。最近十年来，用无线电天文学的方法发现了一百多种无线电发射源泉。主要是由于苏联物理学家和天文学家的工作，现在已经证明了遥远的银河和一些宇宙现象，例如最新星球的爆发，都是无

无线电放射的源泉。天鹅星座中就有一个这样的强大无线电放射源地，它可以发出比它的光通量裏所含能量还大的无线电放射通量，学者們就在这个地方發現了兩個碰在一起的銀河。

對月球和流星的无线电定位也是同样有兴趣的。这种定位以月球和流星輻射的无线电波和所收反射的紀錄為基礎。这門新的科学称为无线电定位天文学。用无线电回波法测定的地球与月球間的距离，和用其他一些方法測出的數值是十分符合的。

用无线电定位來研究靠近地球的一些較大的小行星以及對太陽系中大行星進行无线电定位，在理論上是完全可能的。對流星的无线电定位，可以使我們在整个晝夜中，在任何的亮度条件下進行観測，這在許多方面帮助了我們來研究这种有趣的現象。这样，我們能観測到的流星的數目，就比在黑暗中用肉眼或望遠鏡所能観測到的要多得多。这样就發現了前所未見的，稠密的日間流星雨，証明了流星是屬於太陽系的。研究大气上層流星的踪跡使我們可以開始研究速度達每小時一千公里的电离層風。所有这些研究，都使得我們對大气上層的認識開擴起來。

星間气体主要是一些十分稀薄的氢气，它幾乎是透明的。因此用光学的観測不僅一點也不能指出这种气体的濃度，而且連这种气体本身是否在宇宙空間中存在也不能說明。1951年，地球上三个洲的觀測者幾乎同時藉助銀河無无线电放射光譜學發現了宇宙中存在这种气体。用无线电天文学的方法觀察星間氢气的放射，可以得到有關星間氢气的濃度以及它在宇宙空間中的分佈和運動情況的極為珍貴的資料。

无线电天文学的意义是很难估計的。它可以補充光学天文学所得資料，使之更为詳尽；它可以解决

天体物理学和星源學上很多新的問題。这門年輕的科学給科学家們一种新的工具，可以用來研究地球大氣層及其中所發生的物理過程。

### 3.

速度高和距离远，是現代空中和海上运输發展的兩個特點，这就对導航工具，即引導飛機或海輪航行的工具，提出了極高的要求。

在現代技術中，无线电導航起了巨大的作用。偉大的俄國學者，无线电的發明者A.C.波波夫就是这种導航的創始人。早在1897年，波波夫即已指出，在灯塔上除了用光信号和声音信号以外，还可以加用电磁波信号。无线电技術的發展証实了为航空、航海用的各种无线电導航设备是極有價值的。製造了船上无线电測向器和飛机上用的无线电罗盤，这些儀器可以指示出陸地上工作着的无线电台的方向。在这件事上，苏联学者是有很大功蹟的。他們發明的測量距离的各种方法，奠定了无线电導航系統的基礎。这种導航系統已經廣泛應用在航空和航海的導航上，应用在探查有用礦物上，应用在大地測量學和水文學上。

无线电电子學的迅速發展，促成了很多新的安全航行系統的建立，如近距离、中距离、远距离的導航系統，超短波无线电標識和无线电測距設備，以及供飛机在夜間或能見度不好的条件下降落用的系統。

用现代机场无线电定位站操縱飛机的飛行和降落，可以提高机场的容量，減少飛机在空中互相碰撞的危險。

由於將无线电定位的方法应用到天文学、大地測量、光譜分析、導航以及电子計算机电路中所提供的技術可能性是有很大價值的。

在气象学方面应用无线电电子學的結果，使得这个科学部門的實

际应用範圍大大地擴充了，这样就出現了它的一个分支——无线电气象学。

水蒸汽和氧气可以吸收最短的无线电波这件事，在理論上和实际上都是極有趣味的。在雨滴中，在雹子中，甚至在雪花中，都可以發生无线电波被大量吸收的事情。

藉无线电定位器可以測量各种高度中的風速並確定其方向，可以觀測雲層和雨水，探查雷電放电的所在。採用无线电技術工具和无线电定位工具的新方法，大大地丰富了气象学，將气象学家在以往僅僅能够幻想的事情变为現實。現在他們手中的數據有這麼多，要想在短期中把它们結算出來，实际上簡直是不可能的。只有电子計算机能够解救他們，因为这种計算机能够在極短時間內計算好由許多气象台送來的一切数据。这种机器是一种先進的技術成就，而所以能獲得这种成就的原因，應該歸功於电子學的發展。

### 4.

电子自動快動机器現在被極有成效地用來解決數學上的問題，解决物理学、应用数学、机械学、化学、統計学以及天文学上的問題。电子快動机器同样也被用來操縱需要精確監督工作状态的複雜的自動化生產過程。

世界上第一部用來解微分方程的机械計算机是科学院院士A.H.克雷洛夫在本世紀初在彼得堡設計製造出來的。这个先進的俄國科学上的成就是世界上聞名的。

今天，計算技術進入了新的階段。电子自動數目計算机可以保證一億分之幾的精確度，其動作速度可保證每秒鐘內對許多十位數字進行幾千道計算程序。

现代电子計算机中包含有數千个小巧耐用的电子管，數千个晶体电子放大器和整流器，數千个电子

# 無線電前進

蘇聯科學院 A.I. 亞歷山大 (著)

射線管和其他为了“記憶”而必需使用的元件。這裏所指的“記憶”，就是在运算的中間過程中，用各种方式記出所給的条件和求得的結果。上述所有的元件裝置成了一个統一的複雜机械結構，这种機構目前还需要佔很大的地方。

我們可以满怀信心地期待在最近幾年內，能够实际使用体積不大的电子計算机。这些机器的体積和重量將小得多，但其可靠性却不亞於大机器。它們將在科学研究所、設計局、以及工業企業和学校中獲得廣泛的应用。

## 5.

現代無線电电子学的基礎是电真空儀器，这些儀器的動作是与电子流在真空、气体和固体中的流动相關联着的。这些电子流的速度的变化範圍很大，幾乎可以達到光速。这就保証了在全部过程自動化中起重要作用的快動机器的製造。现代技术同样可以利用电子流能量集中这一特性，獲得以數万千瓦計的短時功率或數百、數千千瓦的長時作用功率。所有这些手段使我們可能解决許多任何机械手段都不能解决的問題。

特高頻电子真空儀器對無線电电子学的發展有特別重要的意义。这些儀器使得無線电公分波和公厘波电磁能的發生、放大、变頻和利用成为可能。

半導体电子儀器具有特殊意義。这些儀器的動作是与自由电子在固体的原子与分子間有組織的通行相關联着的。半導体儀器——晶体电子放大器和振盪器——在無線电技术上实现了一个重要的革命。

現在正在研究改善現有儀器和創造新儀器的方法。藉助於这些儀器，將要建立起明日的技術。在这件事上，物理学家、化学家以及許多科学部門的活動家都應該對工業部門的工作者進行帮助。

不用真空管和电子管（电子射線管除外）的無線电接收机和电视接收机已經實現了。小巧的固体电子放大器代替了真空管和电子管，因为这些放大器具有許多更大的优点：耐用，消耗能量少，机械上坚固和体積小等。由此而得到的重量減輕和体積減少，大大地擴展了应用無線电电子学技術的可能。小巧的现代晶体三極管的大小，不超过0.01立方公分。

晶体放大器正迅速地排挤着电子管。它們被廣泛应用在助听器中，在电话交換机的複雜电路中和数学机器中。

## 6.

無線电电子学的儀器和方法在利用超音頻振盪（人耳可听限度以外的机械振盪）特性方面起着極重大的作用。大自然本身提示我們去利用这种特性。举个例說吧，大家知道蝙蝠具有一种本領，能在漆黑的夜裏在架空的电线間和其他障碍物間灵巧的穿行。由特別的实验確定，蝙蝠可以向前放出超音頻短暫脉衝，估計一下回波轉來所需的时间，它就可以有把握地繞过那看不見的障碍物。在科学上和工业上採用的許多技术儀器，都是以这同一原理为根据的。

法國是第一个在技术上採用超音頻振盪的國家。1946年逝世的院士蘭熱維納在这个領域中有特別偉大的功蹟。

超音頻深度計（回声測探器）在世界所有的艦隊中都獲得了廣泛的应用，它開闢了航海和研究海底情況的新紀元。

苏联科学院通信院士C.R.索柯洛夫提出和設計的超音頻损坏檢查器在科学和生产中都獲得了廣泛的应用。現在利用这种儀器可以检查水泥建築物、陶瓷絕緣物以及汽車外胎的質量。

对硬金属以及陶器、石英、玻

璃这一類材料的超音頻冷加工的方法有很大的發展前途。用这种方法可以相当快地磨製出極硬合金的切削工具，可以琢磨和打光小金属零件，对电真空儀器中的絕緣体和精密力学儀器中的紅玉、青玉軸承進行加工。用超音頻工作法的生產率要比用金鋼鋸大好多倍。

超音頻振盪可以有效地用來清除烟塵和廢氣，这件事情对城市中的工廠企業是特別重要的。

最近，生物学家对超音頻也發生了兴趣，因為他們證明了，藉超音頻可以得到酵母和維他命。

自動控制和遙控技術在設計用以操縱各种各样的生產過程的方法和工具時，大都是以無線电电子学方面的成就為基礎的。

只有建立最可靠的和動作過程極簡單的設備，才能有效地解決自動技術和遙控技術方面的實際問題。要做到這一點，主要依靠採用無線电儀器、零件和材料的先進製造方法。自動控制和遙遠控制工具的一般技術發展水平和無線电技術工業的發展水平是有着相互關係的。

戰後時期的特徵是生產自動化的迅速發展和轉向整個技術操作循環的完全自動化。調整工作、記錄和處理測量儀器和記錄儀器所得的讀數等工作的速度和準確性正在不斷提高。

要在國民經濟一切部門，特別是工業、動力、运输、通信等部門廣泛採用自動控制和遙遠控制，必須先解決科學技術上很多重要的問題，這些問題也大都是或多或少地與無線电电子学的一般發展有联系的。

可以相信，為了完成我國共產主義建設的歷史任務，在电子学各个部門从事工作的学者、工人、設計師、工程師、技術員等，必將竭尽全力最有效地去利用這門科学所提供的巨大可能。

(李洛童譯自1955年4月11日真理報)

# 無線電前途的展望

(苏联)科学院士 B.A. 伏費甄斯基

無線電的歷史充滿了科學技術上的發現。發現了電波能沿地球曲面繞行的特性，弄清楚了電離層和對流層對電波傳播的意義，發明了電視和無線電測位，這一切對於科學技術的發展都有著特別重大的意義。電子學的應用，使我們能為無線電收音機和發射機製出電子管，電視設備製出電子射線管，並製造出許多其他的電真空器件，這在當時曾促成了技術上的根本革新。

現在半導體器件要來代替電子管了。半導體的產生是由於對銻、矽及其他物質的結晶內能流通電子這一性能作物理上的研究而得來的。不需用特別的觀察力和勇氣就可以指出，這種器件的出現，明顯地標誌著科學技術上的又一次大轉變。這種新的器材，簡單，輕巧而耐用，只佔用很小的地方，所耗電能極少。今天，這種器材已經使製造不用電子管的無線電收音機的夢想實現了。

現在甚至還很難明確地想像出半導體器材發展過程中的決定性成就將引起怎樣的一個轉變，想像出超短波無線電接力通信電路——這些“未來的電路”——將變得如何簡單而經濟，遠距離控制的方法及設備將變得如何完善。但是，當然不能根據這些遠景就作出結論說：必須停止研究電子管。這樣的時期還沒有到來。增大半導體工作電功率的方法，把半導體用作特高頻放大器或振盪器的方法，都还不够清楚。同時，半導體器件暫時還不能用來代替有活動電子注電視管及其他類似電子管。

但我們仍然可以假定半導體器件將會逐漸完善，足以使無線電設備的構造變得非常簡便輕巧。那末，如何為攜帶式無線電設備（例如袖珍電台）製造輕便而有大量蓄電能力的電源，便成為一個問題了。在這方面“科學的幻想”自然就要考慮到原子能的使用。我們相信，蘇聯和平利用原子能的偉大創舉，將能獲得普及而製出輕便的電源。

現在，全國（指蘇聯——編者）無線電設備充盈，特別要求各個無線電發射頻率的穩定。穩定頻率的問題，正由研究分子射頻振盪的無線電頻譜學這門年輕的科學來解決。

研究從太陽中及更遙遠的宇宙所發來的無線電波已成為一門科學。它使人們獲得有關這些電波的新知識，說明足夠短的電波很容易穿過大氣層。特別是這種電波可以用來與高空火箭通信，與未來星际飛船以及齊奧爾柯夫斯基早就夢想過的人工設計的地球衛星聯繫。顯而易見，這樣的衛星將能解決電視廣播在地球更大範圍內進行傳播的問題。

所有上述一切絕不會不引起反面的意見，當然也絕不是很全面的。但有一點是毫無疑問的，即蘇維埃無線電學家和物理學家們，今後仍應在解決科學和技術的繁難問題方面表現更大的勇氣，發揮更大的創造性。

（正明譯自1955年5月6日莫斯科“真理報”，李洛童校）


苏联国家标准中规定各级无线电广播收音机的主要项目

陈效肯

項 目	單位	級 別		一 級		二 級		三 級		四 級	
		指 标	電 源	交 流	交 流	電 池	交 流	電 池	交 流	電 池	交 流
有效輸出功率 <sup>1</sup>	瓦	不低於		4		1.5	0.15	0.5	—	—	—
可容許的非綫性失真	%	不超過		5		7	7	10	10	10	—
頻率範圍		包括		長波、中波、短波 <sup>2</sup>		長波、中波、短波		不規定有無短波	祇有長波、中波段		
靈敏度	微伏	不超過		50		長波、中波段 200		長波、中波段 300	400	—	—
旁波道選擇性	倍	失調十千週衰減不低於接收信號的衰減		200		20		10		—	—
像頻選擇性	倍	較接收信號衰減不低於		長 波 1000		長 波 60		長 波 20		—	—
				中 波 300		中 波 50				—	—
				短 波 18		短 波 4		中 波 10		—	—
中頻信號衰減	倍	全上		100		50		10		—	—
自動增益控制特性	倍	輸入的增加		1000		20		20		—	—
		輸出的增加不超過		4		2.5—5		2.5—5		—	—
功率消耗	瓦	不超過		200		1.9		1.5	50—40	0.8	

註1. 有效輸出功率，即在可容許的非綫性失真下最大輸出功率。

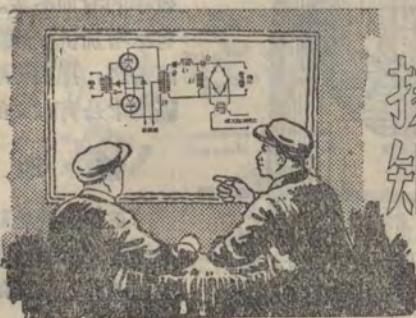註2. 長波段150—415千週(2000—732公尺)；中波段520—1600千週(577—187公尺)；短波段3.95—12.1兆週(76—24.8公尺)。



## 技術知識

# 隔离和零件裝置

在每一个收音机、擴大器或無線電測量儀器中，都有一些电路和零件，它們之間直接的靜電交連和电磁交連是不能容許的。例如輸入电路和零件应当很仔細地隔開交流电源电路方面的影响以及輸出电路的影响。因此一个業餘無線電裝置者，無論是在底板上開始排列零件，或者在裝置時，都要碰到一系列的困难。

电路的各元件之間究竟要有多少距离，隔离应当有多厚，才能使得靜電的和电磁的影响为最小？应当在何处將各个零件接地？——这些都是業餘無線電爱好者所常碰到的問題。

本文中介紹了一些基本概念，可作为設計和裝置無線電機械時的参考。

### 隔 离

电路的各零件和連接線不一定都要隔离，特別是当这些零件距离干擾电場或磁場的來源很远的時候。但是，有必要隔离的導線，甚至長度只有幾公分也要隔离。

在放大係數很大的放大器前面电路的隔离特別重要，例如，如果將音量控制器裝在低頻放大器第一只电子管的柵極电路中，离該电子管有一些距离，其接線沒有隔离，这样就可能在揚声器中引起顯著的交流声。这个交流声的來源是由於交流供电电路在連接導線上感应產生的。在这些導線中所直接產生的感应电压是非常小的，但是它会被隨後各級放大器放大。如果音量控制器和放大器第一只电子管控制柵極之間的連接線妥善地隔离，則音量控制器可以放置在構造上認為方便的地方，而不必担心感应問題。

在裝置隔离時，应当遵守下列基本規則：(1)在放大器中，如果放大係數愈大，則隔离也要愈仔細；(2)必須將高歐姆數的电路（例如柵極电路）隔离；如果屏極和柵極电路裏的連接線的長度超过幾公分，也应当隔离。

在裝置時，另一个困难的來源是功率輸出变压器的漏磁通量对輸入变压器和第一級电子管輸出交連变压器的影响。为了消滅这个影响，輸出变压器应当放在离輸入电路尽可能远的地方（因为感应磁場与距离的立方成反比例減少），而所有变压器的鐵心都应当与輸出变压器的鐵心成直角地放置。

隔离的效率隨所用隔离材料的導磁率而有不同。具有較高導磁率的材料能產生較可靠的隔离，因为这时对漏磁通量來說，隔离就好像一个短路。因此在選擇隔离材料時，应当偏重於選擇導磁率高的材料。

磁隔离的程度隨着隔离罩的厚度而变，隔离罩愈厚，隔离作用愈好。

当需要高度的隔离時，採用好幾層薄的同心隔离罩較採用一層厚的隔离更經濟些。在兩層由磁性材料做的隔离罩之間放置一層薄的銅隔离罩，可以得到更好的隔离作用。

在低頻時，被隔离元件的參數受隔离的影响不大，因此設備的特性不变化。

但是在高頻時就不是这样了。

許多無線电机件中有一个組成部分是高頻振盪器，它相當於測試所用的信号發生器。振盪器總是应当很仔細地隔离，以防止向周圍的空間產生有害的放射，避免不应有的交連，並使振盪器頻率的不穩定性減至最小。在沒有隔离時，在周圍物体所產生的电容量的变化將引起振盪器頻率



圖1 精細的排列能够顯著地縮小元件的体积。

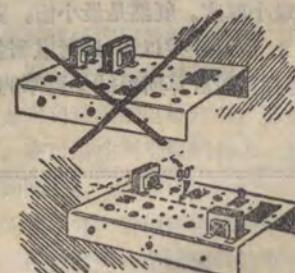


圖2 輸出变压器应当放在距輸入电路尽可能远的地方。  
兩变压器的鐵心位置應互成90°角。

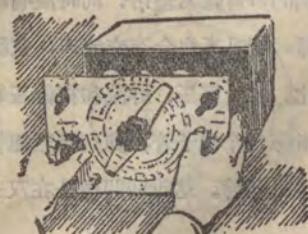


圖3 測試振盪器一定要隔离。

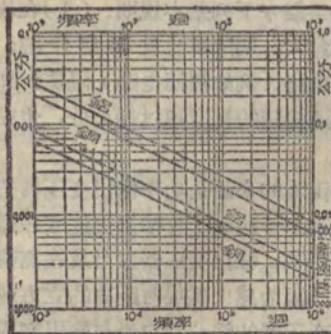


圖 4 在音頻和高頻時，銅或鋁  
隔離罩的最小厚度按上表  
中的曲線決定。

對於上面一對曲線，計算時  
看右邊的縱座標和下邊的橫座  
標上的刻度；對於下面一對曲  
線，看左邊的縱座標和上邊橫  
座標上的刻度。



圖 5 在振盪電路中，線圈和電  
容器應當首先連接起來，  
然後再接地。

率，就可以從表中求得電流的透入深度。既然是最小值，表中所查得的厚度應當乘以 2，或最好乘以 4，以考慮到金屬電阻和溫度可能的變化。採用較計算所得結果更厚的隔離罩沒有什麼意思，因

為這樣所得到的隔離

效率的增加不多。只有從增加機械強度方面着想，採用更厚的隔離才是有意義的。

高頻隔離作用是由在隔離材料中產生渦流而得到的。渦流的能量是從被隔離線圈得到的，因此線圈的能量損失增加。為了使機件具有最小的體積，最好是減小隔離物的尺寸。但是當隔離物尺寸減小時，由於隔離物所引起的線圈中的歐姆損失增加。為了保證在這兩個要求之間得到折衷的解決，應該遵守下列規則：隔離罩應放置在離線圈外圈等於線圈半徑距離的地方。隔離罩應當用銅或鋁製成。

附表(圖 4)所示為在銅或鋁的隔離罩中渦流的透入深度。

知道了電路的工作頻

率，就可從表中求得電流的透入深度，也就是隔離罩的最

小厚度。既然是最小值，表中所查得的厚度應當乘

以 2，或最好乘以 4，以考慮到金屬電阻和溫度可能的

變化。採用較計算所得結果更厚的隔離罩沒有什麼意思，因



圖 6 隔離罩窗線圈愈近，在線  
圈中所引起的損失愈大。隔  
離罩窗線圈的最合適的距離  
如圖中所示。

在大多數無線機件中都採用機殼作為零電位(“地”)。電路中所有需要接地的元件就直接焊接到機殼上，或者是以螺絲擰緊在機殼上。

在由電感線圈和電容器所組成的並聯振盪電路中，通常是線圈和電容器應各有一端為零電位。如果將這兩元件分別接到機殼上的不同點上是不好的。首先應當將這兩元件用導線互相連接起來，然後再接到機殼上的最近一點。這將有助於避免在機殼中產生高頻雜散電流，這些雜散電流可能與其他調諧電路所產生的類似的電流互相作用。

在裝置收音機或測量儀器的其他高頻電路時，也應當遵守這個規則。

在短波和超短波中，在機殼上接地的電路元件如果電位不同，可能引起電路之間有害的交連。在這種情況下，建議採用一根公共接地母線，所有要接地的元件都接到母線上。

作者：蘇聯 A. 沙羅娃

王先華譯自“無線電”雜誌1949年12期

## 擴音機維修小經驗

吳兆強

一般擴音機用了雙三極管充前置放大管，使用時播  
出的聲音時常發抖；同時沒有輸入時，轉動音量調節  
器，喇叭裏也會有交流聲，並隨音量調節器的轉動而變  
化。測量屏壓、屏流和柵偏壓等，都很正常；但若用手  
指彈各個電子管，彈到雙三極管時，交流聲或發抖的程  
度更顯著。這說明問題是在雙三極管，換上新電子管播

音就立刻正常。

雙三極管內部電極的佈置位置比較緊，燈絲比較長，經過幾次搬動受震，就有可能使陰絲極間漏電，發  
生上述的現象。有時陰絲極甚至相碰，除了交流聲外還  
有很大的雜音。

# 電子注指示管

蔣煥文

電子注指示管（以後簡稱指示管）的用途很廣，在現代無線電接收機中用來做調諧指示器，在各種無線電測試儀器中的應用也很多。本刊前幾期所介紹的信號尋蹤器和利用 6E5C 製成的簡單電壓表，都是例子。本文再說明這種電子管的構造和工作原理。

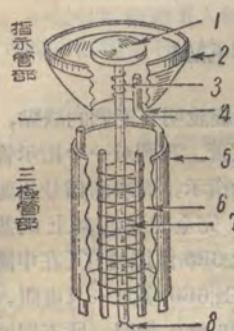


圖 1 1. 電極遮光屏—其用途為遮去由陰極發出的紅光，和綠光相混淆。2. 螢光屏。3. 保護柵極—與陰極相連，其作用為節制大量電子飛向螢光屏，而把螢光屏損壞。4. 控制電極。5. 三極管屏極。6. 三極管柵極。7. 電極。8. 灯絲。

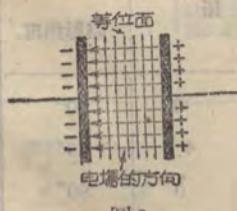


圖 2

## 構造和工作原理

最簡單的指示管（圖 1），是由一個圓錐形的螢光屏、控制電極、陰極和燈絲所組成。在螢光屏的內側，塗有一層螢光物質（矽酸鋅）。控制電極，裝在陰極和螢光屏的中間。螢光屏是接正電壓的，對陰極來講是正電位（100—250 伏），當燈絲加熱後，陰極發射出來的電子被螢光屏吸引，以高速度撞擊該屏內側的螢光幕，幕上立刻現出綠色螢光。控制電極的作用，在於在其上的控制電壓如果大小不同，螢光幕上便產生不同大小角度的陰影。

我們曉得電場是有方向的。一個電子放在電場裏，它運動的方向，就恰好是和那裏電場相反的方向。在電場裏，我們可以处处繪很多等位面，垂直於電場的方向。電子

的運動，就相當於逐漸從電位低的等位面跑到電位較高的等位面上去。

一個電容器有兩面金屬片充電極。一個電極①是正電位，另一個電極②就是負電位（如圖 2）。在金屬片之間的位置都是電場。垂直於兩金屬片上電為線的方向，就是這電場的方向；平行於兩金屬片所繪的線就是等位面的側視圖。

同樣，指示管的屏極電位高，陰極的電位低，電子從陰極跑到屏極。垂直於陰極和屏極表面，可以繪出電場的方向（和電子運動的方向相反），平行於陰極和屏極表面，可以繪等位面的側視圖（如圖 3）。這是假定屏極間沒有其他電阻的情形。

屏極間如果有一個控制電極，情形就會兩樣。當加在控制電極上的電壓等於它所在處由陰極和屏極間電位差所產生的等位面的電位時，這控制電極的存在，對陰極到屏極間的電位分佈無影響（圖 4），電場的方向和等位面垂直，即沿着半徑方向從屏極到陰極。因此整個螢光幕都受到電子撞擊，幕上呈現出均勻的綠光，並無陰影產生。

當加在控制電極的電壓低於在該處僅由屏陰極間電位差所形成的等位面的電位時，則在控制電極附近的電位要降低，故等位面的分佈有所改變（圖 5），電場的方向還是處處垂直於等位面，在控制電極附近便向兩旁彎曲。因此對着控制電極的那一部分螢光幕，將不受電子撞擊，而形成一陰影。隨著控制電極電壓的增加，陰影的角度逐漸減小。

當控制電極的電壓高於該處等位面的電位時，在控制電極的附近電位增加，等位面的分佈將如圖 6，因此在控制電極附近，電場方向向着控制電極彎曲，電子可繞過電極而到達螢光幕。在對着控制電極的幕上，電子撞擊的數目多，顯得特別明亮。

一般用在接收機上的指示管，其中還包含一個三極管（圖 1），指示管和三極管由同一個陰極供給電子，三極管的屏極和上述陰影的控制電極相聯接。三極管的屏極上串聯了一個很高的電阻，三極管的柵極電壓變動，影響三極管的屏流和屏壓，指示管的控制電壓，受



圖 3

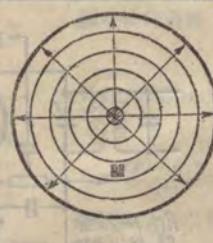


圖 4

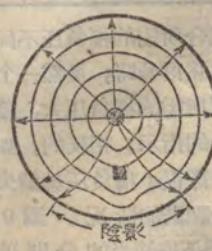


圖 5

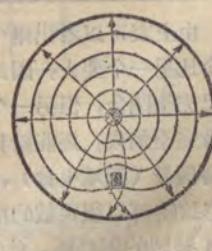


圖 6

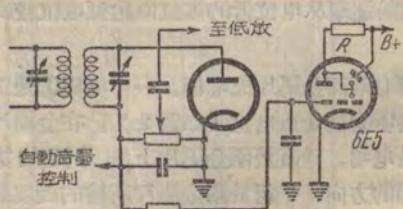


圖 7

三極管的柵壓所控制。在接收机上，一般用得最普遍的指示管是6E5，其工作电路如圖7。当三極管的柵負压較

低時，屏流較大，因此在R上的降压也大，故屏压較低，使控制电極的电压降低，便在螢光幕上產生一角度較大的陰影。当柵偏压等於零時，陰影可達 $90^\circ$ 。隨着柵負压的增加，三極管屏流減少，R上的降压也小，故控制电極上电压增高，可使陰影減小或完全消失。

由圖7可見供給三極管的柵負压，是來自接收机檢波後的自動音量控制电压，当前級調諧迴路和外來信号諧振時，自動音量控制的負电压最大，螢光幕上的陰影閉合得最小，因此我們可看螢光幕上陰影角度張開的大小，來判断，对某一电台調諧得是否準確。

和6E5相類似的一類指示管，有6N5、6U5、6G5、1629，



圖 8

等。其中1629除灯絲电压为12.6伏外，其特性和6E5管完全相同。其餘幾個和6E5不同的地方，是陰影閉合到 $0^\circ$ 所需的柵負压要比6E5大很多，因此這類管子常裝在灵敏度較高的接收机上，而一般五灯外差收音机上並不適用。

## 6E5 指示管的缺點

我們都知道接收机所接收的电台信号强度，有强有弱，在中短波接收机中这种現象特別明顯。对强信号來講，虽还没有完全調諧正確，但由於信号强，自動音量控制負电压已經相当大，足够使指示管陰影完全閉合，因此对这样强的信号，指示管会失去它指示的作用。相反的，对很弱的信号來講，由於自動音量控制負电压过低，調諧与否，陰影角度可能毫無影响。这样指示管就顯得特別不灵敏。此外，指示管的灵敏度和螢光屏上电压及R电阻的阻值大小，也有關係。但如果調整到对强信号講灵敏度適當，对弱信号又顯得更不灵敏。所以这類管子对强信号和弱信号的指示不能兼顧。

## 电子注指示管 EM4

6E5这一類指示管，上面已經說明有它們的缺點，而且無法从改变工作迴路得到改善。我們对一个指示管的要求是对强信号能得到良好的指示，而对弱信号也要有足够的灵敏度。指示管EM4，完全能滿足以上的基本要求。从經濟觀點看，EM4比6E5價錢便宜（在中國交電公司出售），裝用時，只需比6E5多加一只电阻。

指示管EM4的構造基本上和6E5相同，所不同的是它具有兩個控制电極和兩個三極管。因此在螢光幕上可產生兩個陰影。兩個控制电極分別联接到兩個三極管的屏極，而这兩個三極管，具有一公共的柵極如圖8。这个指示管实际等於是兩個指示管。由於兩個三極管的电極構造不同、放大因數也不同，因此这两个指示管的灵敏度也不一样，EM4的特性如下表：

絲 壓 (伏)	絲 流 (安)	屏 壓 $D_1$ 和 $D_2$ (伏)	螢光屏电压 (伏)	螢光屏电流 (毫安)	負載电阻 $R_1$ 和 $R_2$	柵 貲 壓 (伏)	陰影角度
6.5	0.2	200	200	0.55	1兆歐	指示管第一組控 制極 $D_1$	0
						4.2	$5^\circ$
						0	$90^\circ$
						12.5	$5^\circ$

由上表可以看出兩個陰影閉合所需的柵負压不同，一个比另一个要大，因此当接收强信号時，虽然一个陰影已完全閉合，但另一个由於它所需的柵負压大，陰影不致完全消失，还能給我們良好的指示。相反的，如接收弱信号（远地电台），那个只需很小柵負压就消失的陰影这时可以很灵敏的指示前級調諧的情况。圖9是EM4裝製的迴路圖。此外，我們还能适当的分別改变 $R_1$ 和 $R_2$ 來改变兩陰影閉合的灵敏度。

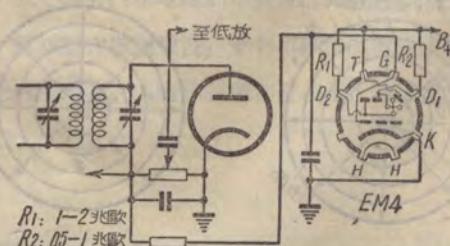


圖 9 接續圖

# 火車站上对旅客的播音設備

駱 警 傑

火車站的播音設備，通知列車到達和离站的時間；介紹乘車注意事項；防止發生事故；宣傳黨的政策；報告時事和衛生等方面的知識。它的任務是相當重要的。

对旅客播音的揚聲器，有的放在月台上，有的放在候車室，有的裝置在母嬰候車室裏。各站的具体情況不同，當然佈置上不可能完全一樣。普通每個月台上係用12.5瓦小型高音揚聲器兩個，固定在月台中部的建築物上，放音方向和月台的方向平行，向月台兩端播音。每個揚聲器上各附帶有一初級為500歐的阻抗匹配變壓器，兩只變壓器初級並聯的阻抗是250歐。

一般候車室和軍人候車室，面積較大，噪聲較高，所用揚聲器通常不小於10瓦。母嬰候車室內比較安靜，

常用的是5瓦紙質揚聲器。這兩種揚聲器，一般也都採用匹配變壓器，初級阻抗多為100歐。

一般車站擴音機，輸出25瓦就夠用，因為各個月台不需要同時播音，月台和候車室也不必同時播音的緣故。為了要達到能夠控制播音程序的目的，在播音室裏裝了一個鍵控盤，它的原理如附圖所示。圖中 $K_1$ 、 $K_2$ 、 $K_3$ 和 $K_4$ 為轉換電鍵。 $R_1$ 為250歐25瓦線繞電阻， $R_2$ 為125歐20瓦線繞電阻， $R_3$ 和 $R_4$ 為166歐15瓦線繞電阻。

當播音員準備向任何一個月台或候車室進行播音時，須先將轉換電鍵中任何一個電鍵搬向要播音的方向，然後播音。如果要向各候車室同時播音，只搬動 $K_4$ 就可以做到。每次播音完畢，應將電鍵搬回中間位置。

擴音機的輸出變壓器次級，有250、100和30歐三種輸出電阻。250歐的輸出端，可以直連接到250歐的兩只月台揚聲器。分別向普通候車室，軍人候車室或母嬰候車室播音時，揚聲器都是接到100歐的輸出端。我們可以做一簡單的計算，證明這樣的連接法是適當的。

軍人候車室和普通候車室用10瓦的揚聲器，所附變壓器的初級電阻是250歐。因它和一個166歐的電阻並聯，總電阻為 $\frac{250 \times 166}{250 + 166} = 99.75 \approx 100$ 歐。

母嬰候車室，係用5瓦揚聲器，所附變壓器的初級電阻是500歐。因它和一個125歐的電阻並聯，總電阻為 $\frac{500 \times 125}{500 + 125} = 100$ 歐。

當需要向三個候車室同時播音時，等於有三個100歐的負荷電阻並聯得 $\frac{100}{3} \approx 33$ 歐，這時三個揚聲器同時經過 $K_4$ 改接到輸出變壓器30歐的輸出端。

不播音時，沒有揚聲器負荷，因恐在無負荷情況下輸出變壓器次級電壓過高，打穿變壓器絕緣，所以在250歐輸出端接上250歐線繞電阻 $R_1$ 充負荷。


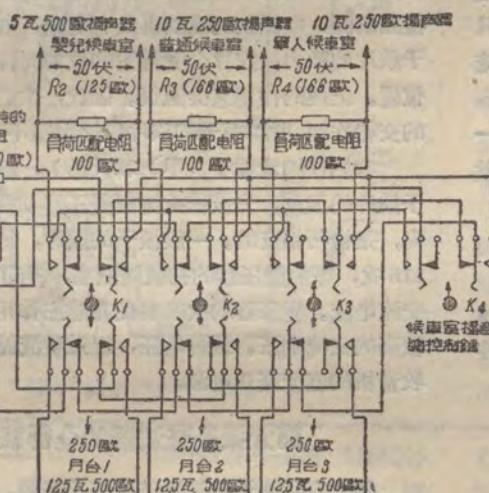


圖 1

期數	頁	行	勘 誤	正
5	26	左18行	(6SA7) 圖中繪兩塊礦石接法相同 天信	(6SK7) 應改正為接法相反 天綫
4	15	圖12		
	16	左倒12行		
5	32	右下插圖	圖中接線錯誤	
6	16	圖 2	$C_{GP1}, C_{GP1}, C_W$	$C_{GP1}, C_{GP2}, C_N$
	21	圖 1 左下 電容器容量	1	0.1
22		左倒 2 行	$R = \frac{220 - 6.5}{500} = 710$ 欧	$R = \frac{220 - 6.5}{0.5} = 710$ 欧
23			經濟安全的乙電源文尾漏 $I = 50$ 公尺	注意這個電源不能夠同時供給高壓和低壓 $I = 50$ 公分
33		圖 9	$R_s \approx 20$ 兆歐	$R_s \approx 20$ 千歐
6		低壓收音機	$R_2 = 10M\Omega$	$R_2 = 10K\Omega$

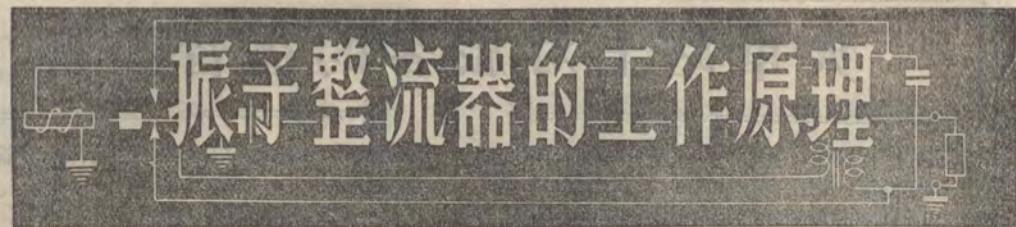

# 振子整流器的工作原理

在汽車、火車和飛機上，只有低壓直流電源如6至24伏的蓄電池。如需裝用無線電設備，電子管的高壓乙電源，係用將低壓升為高壓的方法得來。常用的方法有下列兩種：

1. 用低壓電動升壓器；
2. 用振子整流器。

由於振子整流器的用途比較廣泛，一般汽車收音机上的五、六燈收音机，大多數都利用振子整流器，本文專介紹第二種方法的工作原理。

振子整流器裏有一個振子，靠振子的不斷振動，便將平穩的低壓，變成了脈動的交流，然後我們可用一只升壓變壓器，獲得較高交流電壓，按通常辦法進行整流和濾波，便可得到較高直流電壓，供給收音机的電子管。

振子整流器分簡式和複式兩種，簡式的振子要和一隻整流管配合使用，複式的能夠自動整流，用不着再配整流管。

## 簡式振子整流器

圖1是一簡式振子的作用迴路圖。振子一端接蓄電池，蓄電池另一端接到一個升壓變壓器初級線圈的中點。我們看圖1(甲)，振子的鐵片，經常受彈簧的拉力，接通“1”和“2”兩接點。如果我們合上電源開關S，電流就經由蓄電池的正極，經變壓器初級線圈的上半部，由接點“2”回到蓄電池的負極。同時，電流又由蓄電池的正極，經電磁鐵的勵磁圈C和接點“1”，而回到電池的負極。

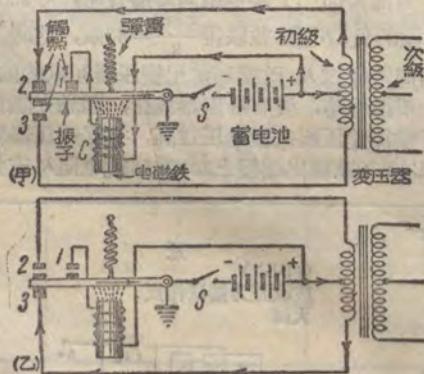


圖1 振子作用圖

點。我們看圖1(甲)，振子的鐵片，經常受彈簧的拉力，接通“1”和“2”兩接點。如果我們合上電源開關S，電流就經由蓄電池的正極，經變壓器初級線圈的上半部，由接點“2”回到蓄電池的負極。同時，電流又由蓄電池的正極，經電磁鐵的勵磁圈C和接點“1”，而回到電池的負極。

由於電磁鐵通電後有引力，吸引振子的鐵片向下，

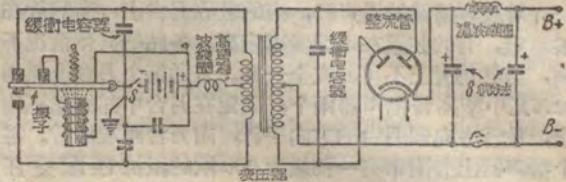


圖2 簡單式振子的接法

使得接點“1”和“2”同時斷開，而將接點“3”接通，如圖1(乙)所示。電流便改由蓄電池的正極經變壓器初級線圈的下半部和接點“3”到蓄電池的負極。現在“1”接點斷開，電磁鐵的線圈裏沒有電流，電磁鐵失去對振子鐵片的吸力，鐵片會受彈簧的拉力而彈回圖1(甲)的位置。上述的作用又會重複。因此，由於電磁鐵和彈簧的交替作用，所以振子的鐵片能夠繼續不已的來回振動。

我們仔細看圖1(甲)和(乙)，就可看出由於振子鐵片的振動，先後依次流經變壓器初級線圈的電流方向，是恰巧相反的。一般振子的鐵片，每秒鐘振動約115次，等於變壓器的初級線圈裏，有了115週每秒的交流電流。變壓器的次級裏便靠感應作用產生115週的較高的交流電壓。這種電壓，經過整流濾波後，便可充收音機的直流水源。

## 簡式振子整流器的全部線路

圖2表示振子整流器的全部接線圖。整流電子管為全波矽整流管，燈絲電源是直接用蓄電池。

當整流管的燈絲未熱，整流管內尚未通電時，變壓器的次級因無任何負荷，兩端電壓極高，有打穿變壓器的絕緣的可能，因此在變壓器的次級兩端，又跨接了一只“緩衝電容器”，充變壓器的負荷，起保護變壓器的作用。這只電容器的容量約0.005微法。

變壓器的初級上，也跨接了兩個電容器，它們的作用是和那個高頻扼流圈配合起來，組成一個雜聲濾波器，同時消除各接點間的火花，以延長振子的壽命。這種電容器的容量一般約為0.01微法。

這種振子整流器的



圖3

振子部分一般可插入標準燈座裏。多數汽車收音機內的振子整流器全部零件，係合裝於一個盒子內如圖3，然後裝進收音機裏，和收音機的各部分零件並有適當的隔離。

### 複式振子整流器

圖4是複式振子整流器的全部線路圖。我們看圖4（甲），很容易了解這裏振子的鐵片能夠振動的道理，是和圖1完全相同的。蓄電池的負極現在接地（就是汽車的金屬架）。在變壓器的次級線圈裏，同樣產生較高的交流電壓。

在圖4甲所示的情形下，變壓器初級線圈的下半邊有電流流通，因此變壓器的次級的下半邊也有電流，經中間抽頭到負荷入地，然後經鐵片和接點“2”而完成通路。

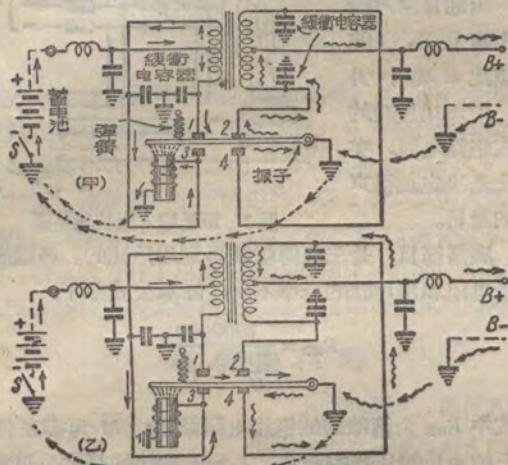


圖4 同步式振子作用圖

### 用歐姆表測定煮蠟溫度

王光鑑

各種低頻變壓器的線圈繞好後，一般都經過煮蠟的手續，煮蠟最重要的目的是驅除線圈原有的潮氣，增加線圈的抗潮性，煮蠟時間須延續約四小時，並須控制蠟液溫度在120°C至140°C之間。如溫度过高，會使線圈絕緣物受損，太低則潮氣不易驅出，但測量蠟液溫度，需要一個能量攝氏百多度的溫度計，在沒有這樣的溫度計時，可用下述辦法來測量。

我們知道，導體的電阻值是隨着溫度而變化的，當溫度變化範圍不太大時，電阻的變化差不多和溫度成正比，所以我們可用歐姆表。測量線圈電阻的變化，而算出蠟液的溫度。普通銅線，溫度每升高1°C時，電阻增加0.4%，

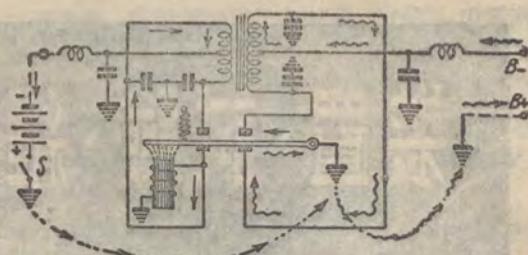


圖5 蓄電池的接法和振子整流器輸出的極性

在圖4（乙）的情形下，電流通過變壓器初級線圈的上半邊，因此變壓器次級線圈的上半邊也有電流，還是經中間抽頭，並以和圖4（甲）同樣的方向流經負荷入地，然後經鐵片和接點“4”而完成通路。

所以振子本身的來回振動，就利用一對接點“2”和“4”起了整流作用。使輸出給負荷的電流是一個方向的直流。接到負荷的兩輸出端上，就維持了直流電壓降。


### 輸出電壓的極性

汽車上的蓄電池有一極接地，可能是正極或負極。若採用簡式振子整流器，無論蓄電池的那一極接地，由整流管陰極接出的線端永遠是乙正(B+)，即不影響輸出電壓的極性。

若採用複式振子整流器，輸出電壓的極性和蓄電池的接法有關係。例如圖5所示將電池正極接地的情形，輸出乙正(B+)和乙負(B-)兩端就和圖4所示的情形相反。這一特點，安裝時應當注意。改正輸出極性的方法很簡單，將變壓器初級線圈或次級線圈的兩根接線所接的地位，對調即可。

（張瑞雪）

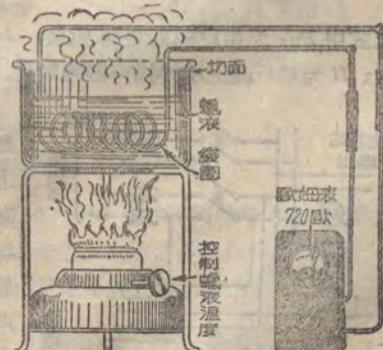如在室溫下（約20°C）量得線圈的電阻值為 $R_1$ ，則煮蠟至130°C時，他的電阻 $R_2 = R_1 [1 + 0.004 (130 - 20)] = 1.44R_1$ ，例如在室溫下量得電阻為500歐的線圈，煮蠟時電阻應昇至 $500 \times 1.44 = 720$ 歐，一般的歐姆表雖不能很準確的測出720歐的電阻值，但只要它的誤差值在±3%以內（上例就是從700至740歐之間），還是沒有超出我們所要控制的溫度範圍。



煮蠟時應當經常用歐姆表測量線圈的電阻值，並控制加熱情況，使電阻值保持在預先算出的數值上。

# 裝置、試驗、維護、修理問題

## 有線廣播中的系統測量

沈 嘉

系統地檢查和測量有線廣播線路設備的質量，並做好維護工作，保持一定的質量標準，是非常重要的。否則，即使是用現代最新式的播音設備，也不會使用戶收到良好的廣播節目。

這種測量，是在線路上帶着正常揚聲器負荷的情形下來進行的，但由於有實際困難，還不能就利用播音節目做信號來進行。現在使用的方法，是利用時間極短的脈衝信號（約0.1—0.5秒），來測量廣播線路設備的絕緣阻抗、輸入阻抗和傳輸上的主要質量指標，如頻率失真，非直線失真和雜音等。

在進行測量前，必須肯定廣播機的輸出是質量良好的。功率放大級的輸入電壓如果過大，就會產生失真。因此好的廣播機上，都裝有“前級電平限制器”，並且要能够監察前級放大器的輸出電平。

此外，由於線路較長時，須用遙控測試，要多裝一對監聽線。這對線本身的特性要經過仔細測試和校正，因為它若引起失真，自然會影響測試結果的準確性。

### 廣播線絕緣电阻的測量

**I. 絶緣電阻的標準** 用戶線的絕緣電阻，可以按下式計算：

$$R_{H3} = \frac{500000}{H+l}$$

上式中  $R_{H3}$  為用戶絕緣電阻歐數；  $l$  為線路長度公里數；  $H$  為用戶線上所接揚聲器的數量。

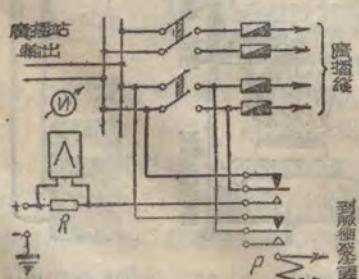


圖 1 測量絕緣電阻迴路圖

在這公式中，數字“500000”實際上是一個用戶設備對地絕緣電阻的平均值。因為揚聲器是並接的，所以揚聲器愈多電阻愈小。用戶線的電阻，也決定於線路長度，線路愈長，

漏電愈大，而絕緣電阻愈小。

但通常用戶線的距离很短，  $l$  的數值比  $H$  要小得多，所以用戶線的額定絕緣電阻，實際上是決定於揚聲器的數目。

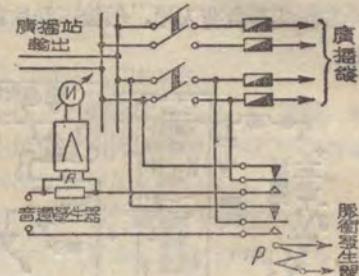


圖 2 測量輸入阻抗迴路圖

廣播節目，是先經傳輸線再到用戶線的。傳輸線的絕緣電阻和用戶線的標準不同，計算公式如下：

$$R_{H3} = \frac{1000000}{\frac{100}{U}M+l}$$

上式中  $R_{H3}$  為傳輸線的絕緣電阻歐數；  $M$  為接在傳輸線上的用戶變壓器的數量，  $l$  為傳輸線的長度公里數。  $U$  為線上電壓伏數。

在這公式中，數字“1000000”是每個用戶變壓器當高壓線圈兩端電壓等於100伏時的額定絕緣電阻。接到傳輸線的用戶變壓器愈多，線路愈長，它的絕緣電阻就愈小。

傳輸線的絕緣電阻，也決定於線上的音頻電壓  $U$ 。電壓愈高，漏電愈大，所以該線更應具有較大的絕緣電阻。所以在公式的分母裏有  $\frac{100}{U}$  一項，  $\frac{100}{U}$  減小，則絕緣電阻必須增大。

**II. 怎樣測量絕緣電阻** 測量廣播線絕緣電阻所用的迴路，如圖1所示。用直流電源，測量原理和普通歐姆表相同。測量時，讓繼電器  $P$  按脈衝的規律動作，便送出一個時間很短的直流脈衝（由電池的正極經  $R$ ，經  $P$  的接點到開關  $S_1$  或  $S_2$  到一根廣播線，經絕緣電阻入地，再回到電池的負極）。電池組的電壓，決定於被測定的電阻的範圍。因絕緣電阻和電阻  $R$  串聯，所以絕緣電阻愈大，  $R$  裏通過的脈衝電流愈小。用電壓表  $V$  量  $R$  兩端的電壓，就能指示廣播線絕緣電阻的大小。測完一根線，再測一對中的另一根線。

振子部分一般可插入標準燈座裏。多數汽車收音機內的振子整流器全部零件，係合裝於一個盒子內如圖3，然後裝進收音機裏，和收音機的各部分零件並有適當的隔離。

### 複式振子整流器

圖4是複式振子整流器的全部線路圖。我們看圖4（甲），很容易了解這裏振子的鐵片能夠振動的道理，是和圖1完全相同的。蓄電池的負極現在接地（就是汽車的金屬架）。在變壓器的次級線圈裏，同樣產生較高的交流電壓。

在圖4甲所示的情形下，變壓器初級線圈的下半邊有電流流通，因此變壓器的次級的下半邊也有電流，經中間抽頭到負荷入地，然後經鐵片和接點“2”而完成通路。

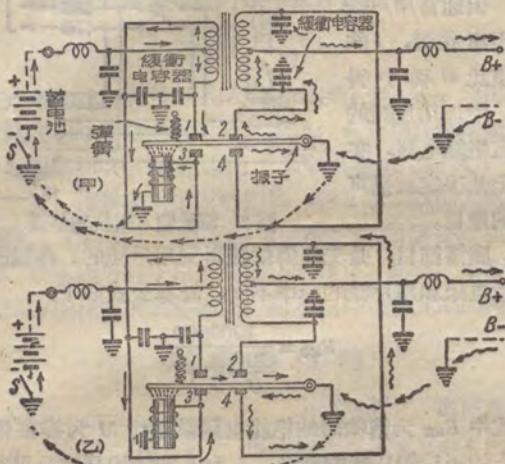


圖4 同步式振子作用圖

### 用歐姆表測定煮蠟溫度

王光鑑

各種低頻變壓器的線圈繞好後，一般都經過煮蠟的手續，煮蠟最重要的目的是驅除線圈原有的潮氣，增加線圈的抗潮性，煮蠟時間須延續約四小時，並須控制蠟液溫度在120°C至140°C之間。如溫度过高，會使線圈絕緣物受損，太低則潮氣不易驅出，但測量蠟液溫度，需要一個能能量攝氏百多度的溫度計，在沒有這樣的溫度計時，可用下述辦法來測量。

我們知道，導體的電阻值是隨着溫度而變化的，當溫度變化範圍不太大時，電阻的變化差不多和溫度成正比，所以我們可用歐姆表。測量線圈電阻的變化，而算出蠟液的溫度。普通銅線，溫度每升高1°C時，電阻增加0.4%，

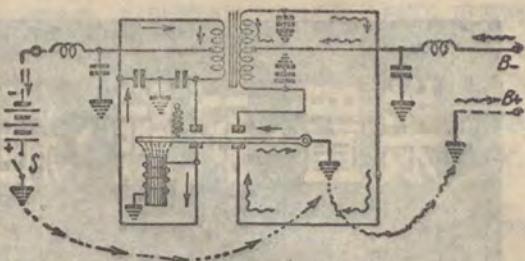


圖5 蓄電池的接法和振子整流器輸出的極性

在圖4（乙）的情形下，電流通過變壓器初級線圈的上半邊，因此變壓器次級線圈的上半邊也有電流，還是經中間抽頭，並以和圖4（甲）同樣的方向流經負荷入地，然後經鐵片和接點“4”而完成通路。

所以振子本身的來回振動，就利用一對接點“2”和“4”起了整流作用。使輸出給負荷的電流是一個方向的直流。接到負荷的兩輸出端上，就維持了直流電壓降。


### 輸出電壓的極性

汽車上的蓄電池有一極接地，可能是正極或負極。若採用簡式振子整流器，無論蓄電池的那一極接地，由整流管陰極接出的線端永遠是乙正(B+)，即不影響輸出電壓的極性。

若採用複式振子整流器，輸出電壓的極性和蓄電池的接法有關係。例如圖5所示將電池正極接地的情形，輸出乙正(B+)和乙負(B-)兩端就和圖4所示的情形相反。這一特點，安裝時應當注意。改正輸出極性的方法很簡單，將變壓器初級線圈或次級線圈的兩根接線所接的地位，對調即可。

（張瑞雪）

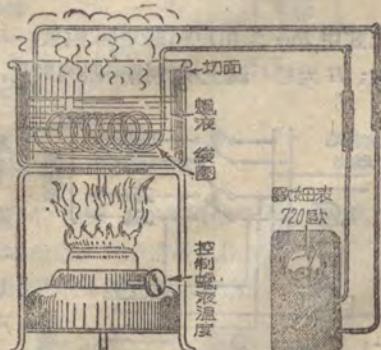如在室溫下（約20°C）量得線圈的電阻值為 $R_1$ ，則煮蠟至130°C時，他的電阻 $R_2 = R_1 [1 + 0.004 (130 - 20)] = 1.44R_1$ ，例如在室溫下重得電阻為500歐的線圈，煮蠟時電阻應昇至 $500 \times 1.44 = 720$ 歐，一般的歐姆表雖不能很準確的測出720歐的電阻值，但只要它的誤差值在±3%以內（上例就是從700至740歐之間），還是沒有超出我們所要控制的溫度範圍。



煮蠟時應當經常用歐姆表測量線圈的電阻值，並控制加熱情況，使電阻值保持在預先算出的數值上。



# 不用仪表修理收音机的方法 (1)

朱希侃

有的无线电爱好者，现在还没有万用电表，在修理收音机时，常感困难。这里介绍一种不用仪表的修理方法。

用简单的器材除大小起子、尖头钳、剪刀、烙铁、毛刷和收音机零件等以外，在修理交流收音机和交直流收音机时要预备一只“测试灯”、听筒和“听筒联接器”。修理直流收音机时，测试灯可以不备，但最好能预备一组小电池和一只小电珠。

测试灯其实是一只普通的220或110伏（根据市电压而定），25或40瓦的电灯泡，装在木板上和一个收音机插座串联起来，接上电源引接和插头做成的（图1）。在使用时，用插头①插入电源，收音机插入这收音机插座⑥里。

听筒联接器是用两只固定装置好的0.05到0.1微法的纸质电容器（图2）。使用听筒时，让听筒两端分别经过这两只电容器，防止有直流电流通过听筒的线圈，把听筒烧毁和减弱它的磁性，并避免它对直流电路产生影响。

收音机的各种零件中，电容器损坏最多，其次是低频交流变压器，再次是电阻、开关和输出变压器，扬声器、线圈等。最少

是管座、接线、帽和高频线圈等方面故障。

此外，电子管的损坏及衰老，在收音机的故障中，特别在直流收音机中，还经常遇到。

直流收音机的电池，长期使用或搁置后，电压降低，也往往被误认为收音机本身的故障。

图1 测试灯 ①电源插头1只；②电源线1根；③双层木（普通木板亦可）1块；④矮脚灯头1只；⑤220或110伏25—40瓦电灯泡1只；⑥电源插座1只；⑦钩子螺钉1只；⑧12公厘长木螺钉4只。

在修理收音机之前，千万不要转动收音机内部的可调整部分，如中频变压器，垫整电容器，各种补偿电容器和线圈的铁粉心等。

了解收音机损坏前的现象以后，应估计可能发生障碍的部分，先把收音机拆开来看看，然后进行有系统的检查。

底座取出后，用毛刷刷去灰尘，要特别注意可变调谐电容器的片缝中和轴承处，要刷得十分干净。片缝中有灰尘和轴承不清洁，往往使收音机在调谐时发生沙沙的杂声。如轴承处油垢太重，可滴入少许汽油，一边转动，一边用牙刷轻刷，用干布揩净。转动时注意叶片定片，如有相碰处收音机的声音就时有时无，要及时校正。

然后在电子管的管座旁各做记号，逐个拔下，刷清管座，检视管脚胶木有无烧焦，栅帽是否太松或者有无锈垢、断线、脱焊等等。

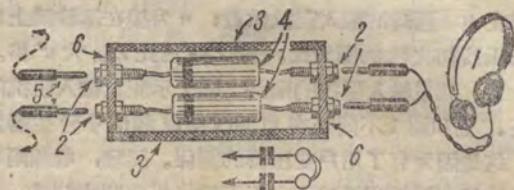


图2 听筒联接器 ① 2000或4000歐听筒1付；②听筒插口4只；③膠紙管1根；④0.01到0.05微法500伏紙質電容器2只；⑤測試棒1付；⑥膠木板2塊。

翻转底座，并刷去灰尘，仔细检查管座插脚有无豁开、烧焦，线头有无脱焊、断落或相碰短路现象。注意接地焊片有无锈蚀，以致接地不良，有无以前留下的锡锡粒子嵌在管座接缝片下造成接地。如果炭质电阻表面无油光，表示已经烧坏了，和它串联的电容器，必定已被击穿或严重漏电，需要和电阻同时换新，否则电阻换新后不久又将烧坏。如果整流的滤波电容器里面有封蜡大量流出，或引出线管及接缝处有大量白色粉末，这个电容器大致是乾了或漏电很严重，会使收音机发生交流声、啸叫声或完全无声，整流管屏极发红，甚至烧毁，应当换过。检视完毕，最后把各种螺丝及螺丝帽旋紧。

以上的清洁和检视工作，往往可以消除很多故障。尚未发现的故障，应按下列方法作系统检查。

1. 电源部分 电源部分有了故障，收音机往往完全无声。交流收音机有时有很大的交流声及爆裂声，同时也可能发出油焦气味。

乙电池不容易看出是否良好，可以用另一只同样电压而保证有电的乙电池，把两组电池的负极相互联接，正极间跨接一只手电筒用的小电珠（图3）。如果电珠发光，那末这只电池是靠不住了。试验甲电池可用一只小电珠接在它的正负极间，如果一两分钟後光暗淡



圖5 乙電池檢驗法 如電珠發光，舊的電池電壓不足，應換新。

是否太鬆或線頭脫落，如這些都還正常的話，那就可能是那個電子管的燈絲斷了，換一只新的再試。然後接上好的乙電池，同時也要將接頭、插座、接線等再檢查一遍，注意甲、乙電池的正負極不要弄錯了。

交流收音機在電子管未插上以前，先用測試燈試試，正常的情形下，測試燈應該沒有亮光。如果接上電源後，那燈泡忽然大亮，表示電源變壓器初級或次級線圈短路，或收音機的電源線碰線。插入整流管後，燈光應發橘紅色，如數十秒鐘後燈光忽然大亮，常表示濾波電容器被擊穿，也可能是揚聲器勵磁線圈（或扼流圈）或輸出變壓器線圈接地等故障。修復後，依次插入功率放大管、低頻放大管、中頻放大管、變頻管、高頻放大管等。每插進一只電子管，測試燈泡的燈光應該加亮一

些，表示已沒有電了，需要換新。

將收音機接上好的甲電池，插入電子管，燈絲開關閉合，從電子管腰那裏望進去看燈絲有沒有亮，若是全部不亮，可以檢查接線、開關、插頭等，也可能燈絲因以前接錯電源而全部燒壞。若是個別不亮，先檢查管座

些，如果某只電子管插上去後長久沒有影響，最可能是這只電子管的燈絲斷了，但應該再檢查管座的燈絲插腳是否太鬆，接觸不良，方可決定。

交直流收音機也可以用測試燈校驗，但事先應將電子管全部插上。開啓電源開關後如燈光不亮，可能是電源開關接觸點不好，或有一只電子管燈絲斷了。可以拿一根兩端剝開的橡皮導線，依次將電源開關的兩個接線頭以及每個電子管的燈絲兩腳輪流短路。若短路電源開關時燈光忽然亮起來，表示電源開關有故障，若短路某只電子管的燈絲腳時燈光亮起來，表示這只電子管的燈絲已經斷了。

如果拔去整流管外的任何一管，燈還是亮的，等到一拔去整流管，燈光忽然暗了，表示整流部分有故障，如電容器擊穿等。如果拔去整流管燈光還是亮的，則故障在電源輸入部分。通常是跨接在收音機電源線上的一只紙質電容器被擊穿了。

必須注意，交直流收音機的底座上是有電的，檢查時務必將底座和地絕緣，自己要穿膠底鞋立在木板上或坐在高腳木櫈上，並警告旁人勿和自己接觸。

交直流收音機的指示燈有的和燈絲串聯，有的跨接在整流管一部分燈絲上。無論如何，若發現這指示燈已經斷絲，必須掉換一只新的，否則會使收音機沒有聲音或損壞整流管。（待續）

## 發信機的兩項維護小經驗

葉承淵

1. 末級屏流表讀數太小：調諧發信機時各級情況正常，各刻度盤位置也正常，但末級屏流較平時小得多，檢查燈絲電壓和屏壓並沒有降低，加緊輸出交連程度到屏極紅得很利害也不能使屏流讀數正常，好久找不出原因。後來將那屏流表拆下檢查，發現線圈引出線在銲接處已經發霉，重新銲過接回机器再試，讀數便恢復正常。因為霉爛處使電表內阻增大，經過分流電阻的電流多，經過電表的電流少，讀數自然較應有的屏流小。明白原因，以後遇到同樣情形很快就能夠修復。

2. 用陰極射線管來檢查熔絲：發信機裏各處熔絲要定期檢查，熔絲的連接處如果接觸不良，該處電阻增大，容易發熱“爆”掉，使發信機停止工作，影響通信。所以熔絲連接處必須及時檢查，事先接緊。

檢查熔絲憑表面觀察是靠不住的，但可用陰極射線示波器來判斷電源熔絲的好壞。示波器用 50 週/秒的整步電壓，將熔絲兩端接到示波器的兩“垂直-輸入”接


頭。如果熔絲接觸不良，電阻較大，兩端有交流電壓，示波器上便現出一正弦波形。良好的熔絲試起來，示波器上祇現出一條水平直線。看見是交流波形，那熔絲就應當立刻更換。


## 安全的電源開關

張大翌

一般較大型的擴音機或中型發信機的高低壓變壓器分開繞的較多。使用時一定要先開低壓，後開高壓。否則就有燒燬電子管的危險。如果採用附圖線路，就可以保證工作絕對安全。

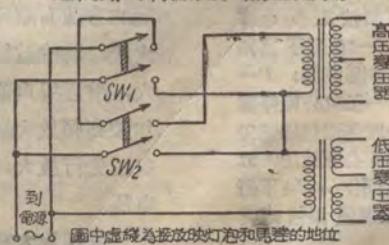這線路的特點是：無論先開  $SW_1$  或  $SW_2$ ，都是低壓部分先通電。關機時也是一樣，可以隨便先關那一隻開關，都是高壓部分先關。



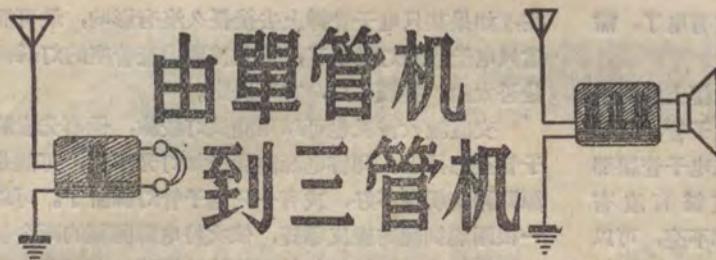

# 由單管机 到三管机

ト文 洪

## 單管机的改進

用三極管裝成的單管机，雖然裝置時比較簡單，但效果總不及用五極管那末良好。

由於推動听筒發音，需要一定的低頻电力，所以用五極强力放大管裝成的單管机，音量比較洪大。

圖1就是用五極强力放大管1S4的單管机線路圖。除1S4外，也可用別的類似電子管如3Q4、3S4、1A5GT/G、3Q5GT……等來代替。

從圖中可以看到：再生回授的強弱是用變更1S4簾柵電壓的办法來控制的。雖然用一個可變電阻直接串聯在1S4的簾柵迴路內也同樣能得到控制再生的作用，但

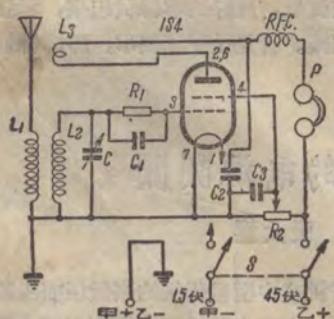


圖1  $R_1=2$  兆歐炭質電阻； $R_2=50,000$  欧位器； $C_1=0.00056$  微法可變電容器； $C_2=0.00025$  微法雲母電容器； $C_3=0.0001$  微法紙質電容器； $C_4=0.1$  微法紙質電容器； $R.F.C.=4.5-10$  毫亨高頻扼流圈； $S$ —雙刀單擲開關； $P$ —耳機； $L_1, L_2, L_3$ —在32公厘徑圓筒上： $L_1$ 用0.27公厘徑漆包線繞50圈，距離 $L_1$ 下面6公厘處用0.32公厘漆包線繞100圈作 $L_2$ ， $L_2$ 下面5公厘處用0.27公厘徑漆包線繞45圈作 $L_3$ 。

这样控制再生不够穩定，很难獲得最灵敏的一點。

圖1控制再生的方法，是用 $R_2$ 充分壓器，1S4的簾柵極在這分壓器上滑動。這樣，不僅1S4的簾柵極電壓變動穩定，而且可以得到從0到45伏間的任何電壓，變動範圍很大。

$C_3$ 是高頻旁路電容，容量大小，直接影響再生回授的強弱。 $C_2$ 愈大，再生愈強。一般容量應在0.0001到0.0005微法之間。

另外，如果1S4的簾柵電壓稍高，再生線圈可少繞幾圈，應由實際試驗決定。

圖中高頻扼流圈 $R.F.C.$ 在接用高阻（2000—4000歐）聽筒時，因聽筒本身是一個很高感抗的扼流圈，可以省去不用。

## 加裝電子管的方法

在距離電台較遠的地方，用單管機收聽，往往覺得聲音不響，不夠滿意。因此就有加裝一級放大電子管的需要。加裝電子管放大級最正規的方法有兩種：（1）加裝低頻放大級，將檢波後的音頻電壓加以放大，增強揚聲器的輸出音量；（2）加裝高頻放大級，將檢波前的高頻電壓先行放大，增強檢波管的輸出電壓。

## 低頻放大級的裝置法 單管机

的輸出電力很小，不能推動揚聲器。加裝低頻放大級，就可增加輸出電力。

低放級工作能否良好，首先決定於檢波管是否有足夠的輸出電壓來激勵低放管的柵極。因此，檢波管不能像圖1一樣用電力放大管，而應該選用高互導的電壓放大管，如1N5GT/G、1L4、1S5……等。

圖2就是在圖1的基礎上加上一級低頻強放級的線路圖，圖中檢波管改用了電壓放大管1S5，強放管用1S4，強放和檢波間採用電阻

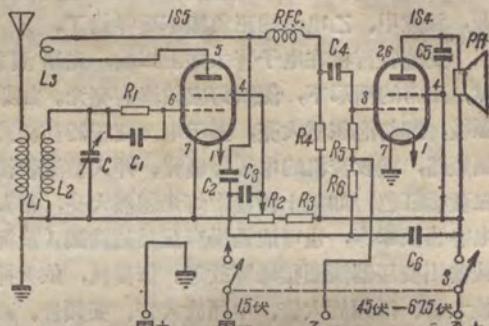


圖2  $R_3=50,000$  欧瓦炭質電阻； $R_4=0.1$  兆歐瓦炭質電阻； $R_5=0.5$  兆歐瓦炭質電阻； $R_6=800$  欧1瓦繞線電阻； $C_4=0.02$  微法紙質電容器； $C_5=0.002$  微法紙質電容器； $C_6=30$  微法150伏濾波電容器； $PH$ —揚聲器。其餘零件同圖1。

交連。這架收音機假使配備良好的天地線，收聽本埠電台，可供五六人靜聽。

圖中 $C_4$ 的作用是既隔斷檢波管屏極電壓不使它加到強放管的柵極，又是檢波管輸出的低頻電壓到強放管柵極的通路，可以叫斷流電容器或交連電容器。 $C_4$ 的電容量沒有一定，容量大，低音通過容易，一般是由0.0001到0.05微法。 $C_5$ 是低頻旁路電容器，容量一般在0.0005到0.01微法之間，高音大部分從它漏去，揚聲器發音就比較柔和。

低放級電子管的柵極對陰極的電位一定要是負的，防止柵極在正半週信號輸入時，產生柵流，引起

失真。所以柵極上要加一負电压，叫做“丙电压”或“柵偏压”。圖中丙电压的取得，是利用各管屏流和簾柵流經過陰極串联电阻  $R_6$  時，在  $R_6$  兩端產生的电压降，來供給 1S4 的柵偏压的。

$R_6$  的數值应根据各种电子管規定的柵偏压（电子管特性表中可以查到）來計算，算式如下：

$$R_6 = \frac{\text{柵偏压}}{\text{各管屏流} + \text{各管簾柵流}}.$$

屏压电源正極乙+和地綫端接的退交連（去耦）电容器  $C_6$ ，是防止兩管屏流內低頻成份同時流過  $R_6$  時，相互交連而生振盪。 $R_8$  是檢波管簾柵極的降压电阻。 $R_4$  是檢波管的負荷电阻。 $R_4$ 愈大，檢波管輸出电压愈高，但  $R_4$  如果过大，檢波管屏压不足。一般在 20,000 歐到 0.25 兆歐之間。

**高頻放大級的裝置法** 收听远地电台的广播時，再生式收音机的灵敏度嫌太低。可以在檢波級前面加裝高頻放大級。

高頻放大級的作用是將天綫上收到的高頻电压先行放大，然後輸入檢波級，提高檢波管柵極上輸入的高頻电压，來增進收音机的灵敏度。高放級是比較難裝的部分，下面特提出三點，供实际裝置時的参考。

(1) **电子管** 高放級既是放大高頻电压，所以一定要用电压放大管來担任。最適宜的高放管是遙控柵压放大管（即当柵压到很大負值時，屏流还不截止的电子管），如 34, 1T4……等。当外來信号过强時，可以提高柵偏压來減低它的放大率，消除了因輸入信号过强而引起收音机的过負。同时，它还可以

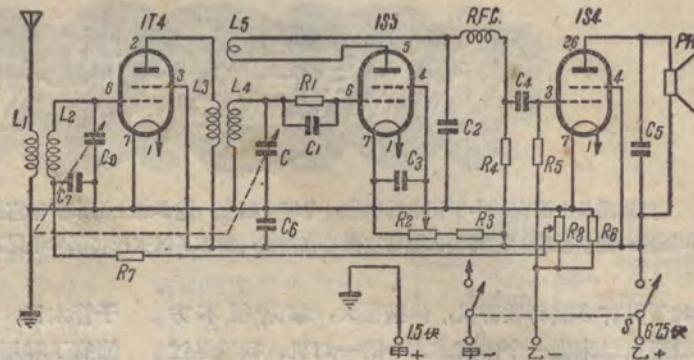


圖 3  $C_0, C_1$ —0.00036 微法双聯可变电容器； $R_7$ —0.1 兆歐瓦炭質電阻； $R_8$ —50,000 歐电位器； $C_7$ —0.05 微法紙質電容器； $L_1, L_2$ —在 25 公厘徑圓筒上用 0.27 公厘漆包綫繞 120 圈作  $L_2$ ，圓筒裏靠綫圈管下端斜放一 4.5 毫亨高頻扼流圈作  $L_1$ ； $L_3, L_4, L_5$  在 25 公厘徑圓筒上用 0.27 公厘漆包綫繞 120 圈作  $L_4$ ，在  $L_4$  下端 5 公厘處用 0.2 公厘徑漆包綫繞 40 圈作  $L_5$ ，在圓筒裏照  $L_1$  的方法放一只 10 毫亨的高頻扼流圈作  $L_3$ 。其餘零件同圖 2。

免除本地强力电台的信号產生干擾的夾雜調幅。

圖 3 是再在圖 2 上加一級高放的線路圖。高放級由遙控柵压五極管 1T4 担任，和圖 2 比較，灵敏度和選擇性都有顯著增加。收听本地电台時，只須接一根數尺長的天綫，發出的音量已很响亮。

(2) **調諧迴路** 原來圖 2 中天地綫圈  $L_1$  变成了 1T4 的負荷阻抗  $L_3$ 。只有当  $L_3$  的阻抗和 1T4 的屏阻配合時，效率最高。因此，应当增加  $L_3$  的圈數來提高它的阻抗，去和 1T4 的屏阻適當配合，它的电感量一般要在 20 毫亨以上。

必須特別指出，高放級和檢波級的諧振频率应当完全相同，若事實上不能做到時也絕對不允許相差过巨。否则收音机的效率就会顯著低落。因此  $L_2$  和  $L_4$  所用綫圈管的直徑、綫徑和所繞的圈數，都要完全相同。双聯电容  $C$  和  $C_0$  的質量一定要好，無論旋轉到任何角度，兩电容器的电容量都應相同，

才可避免高放級和檢波級因調諧不同步而引起收音机效率的銳減。

高放綫圈和檢波綫圈一定要有良好的隔离，才不致引起互感，產生回授。一般都是把高放綫圈裝在金屬底板下面，檢波綫圈裝在底板上面，利用金屬底板兼作隔离，效果很好。

(3) **1T4** 屏極輸出的高頻电压很高，極易經接綫間因交叉而形成的極小电容和其他零件引起不正常的交連，因此 1T4 屏極到  $L_3$  的接綫，应当尽量縮短，這一點也是值得重視的。

當外來信号过强時，可用  $R_8$  調節 1T4 的柵偏压，隨時抑制它的放大率，這作用和圖 1 中  $R_2$  相同。

$C_7$  的作用是阻止柵偏压和地綫短路，虽然它的电容量很大，但既然是串联在高放級的調諧迴路內，就多少会改变一些諧振频率，影响同軸調諧的同步，這時可用附在双聯电容上的半調整电容器加以配整，取得同步。

在烏鵲頭前帶一船客，船客在後


葉 琳 珑

葉琳珠是上海育才中学初中的学生，今年十四岁，他参加上海市少年宫无线电小组，因此培养了他对无线电的爱好和兴趣，他所製成的这部装在肥皂盒裏的收音机，参加了这次在北京少年儿童科学和技术作品展览会的展出。

我看見許多旅行收音机，体積很大，拿着很不方便，就想自己來做一个体積非常小的一灯机。我看見过人家在香煙盒裏裝过礦石机，我最初便想也在香煙盒裏裝一灯机。但想了又想，看了又看，因为口在上面，零件放不下去，所以我才想起了用一个肥皂盒來裝，因为肥皂盒的開口面積大得多。

我用馬糞紙做了一個和肥皂盒同樣大小的紙盒，把各種零件按它們的體積和面積都做成了簡單的模型，便往盒子裏放，看怎樣才恰好能放得下去。零件的位置排好，我就開始收集材料。

圖 1 肥皂盒收音机线路圖

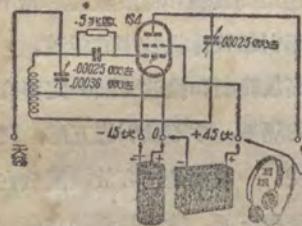

子管太貴，不容易買。我  
節省了零用錢四塊多錢，  
買了一只舊電子管，但還  
缺少一只好肥皂盒，因為  
廉價的肥皂盒太硬，打洞  
就要裂開，零件裝不上去。

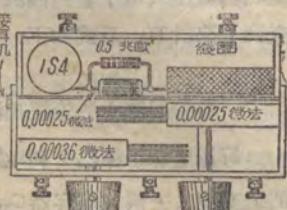


圖 2

他答應給我買一只好一些的肥皂盒，於是全部零件便都配齊了，我把樣樣零件按原來在紙盒裏排好的地位裝進肥皂盒裏，結果都裝好了，並且按圖样接好了綫（圖2）。

接綫的時候，我怕烙鉄燙壞了肥皂盒，只注意了肥皂盒，可是却把手燙着了。但我還是一根一根的把綫接好了。接完後很亂，我性急的試驗收聽了一下，一點聲音也沒有。我又把全部的綫拆了下來再從新仔細的裝過一遍。最後它响了，我的肥皂盒一燈機也就裝成了。

## 用伏特表檢查振盪器的工作

波蘭  
錦

本地振盪的強弱，對收音機的靈敏度和選擇性，都有很大關係，檢查本地振盪工作正常與否，在檢查收音機時極為重要。沒有更好的儀器時，用靈敏度較高的伏特表也可進行檢查，方法如下：

把伏特表棒的正端接到振盪屏上，負端接  $E^-$ ，如圖 1。然後把柵極對機壳短路。伏特表指針如下降，即有振盪；如指針不動，表示振盪器不工作。

把伏特表棒的正端接到振盪屏降压電阻靠  $B^+$  的一端，另一表棒接振盪屏（圖 2），如把柵極對機壳短路，表指針上升，證明是有振盪；否則指針不動，是沒

有振漫。

把伏特表正表棒接在陰極，另一表棒接機壳（圖3）。如有振盪，當柵極接機壳時，表針上升；否則指針不動。

把伏特表和振盪級屏極線路並聯，如圖4，將振盪級槽路電容器的動片臨時和定片用聯接線相碰，伏特表上所指數值如昇高，表示振盪級良好。

伏特表的灵敏度，应不小于每伏 1000 欧，测试範圍应在 100 伏左右。

上述現象。收音机正常工作時，最好試試看，得出經驗；到实际檢查時，方比較能作肯定判断。


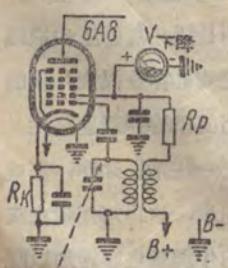


圖 1

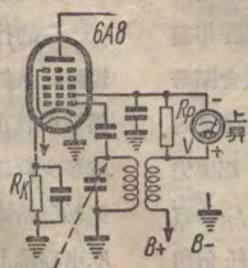

2

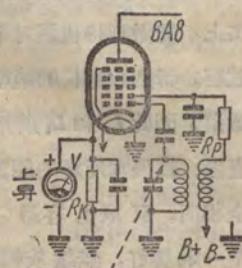


圖 3

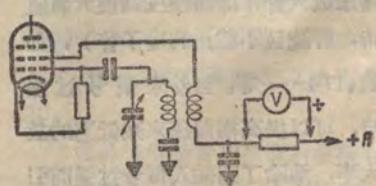


圖 4

# 用氧化銅整流器保護電流表

## 恭 謹

氧化銅整流器，可以用來保護電流表，聯接方法如圖 1。要了解它的工作原理，首先要研究氧化銅整流器的特性。圖 2 是典型氧化銅整流器的特性曲線。從這個曲線上可以看到：當整流器兩端加上很小的正電壓時，整流器的內阻是很大的，因為這部分曲線  $a$ 、 $b$  的斜率很平坦。當所加的電源逐漸增加到某一個電壓值（臨界值）時，曲線的斜率突然變大了起來，整流器的內阻變得很小。整流器兩端的電壓，也就是電流表兩端的電壓降，是等於電流表內阻  $R_g$  和通過電流表內的電流  $I_g$  的乘積，即等於  $I_g R_g$ 。

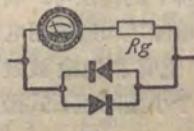


圖 1

當電流表運用正常，通過的電流  $I_g$  很小時，整流器內阻很大，並聯在電流表上對於電流表的影響是不大的。而當通過電流表的電流（也就是通過總電路的電流）突然增加到使  $I_g R_g$  等於或大於上述臨界電壓值時，氧化銅整流器的內阻就變得特別小，對電流表有很大的分流作用，部分超過電流表額定值的電流，就可由整流器分去，不致超過太多，損壞電表。

圖 3 是為了試驗保護作用

而設計的迴路， $G$  代表靈敏電流表， $R_g$  是它的內阻，

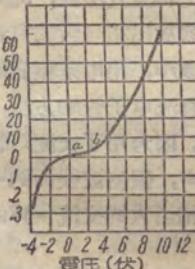


圖 2

$G_1$  和  $G_2$  代表外加的兩只內阻很小的電流表， $G_1$  的範圍有兩種：0—0.1 毫安和 0—1 毫安。 $G_2$  的範圍是 0—1 毫安和 0—25 毫安，在不同

的  $I_1$  下找出  $I$  和  $I_2$  的關係列表如下：

	$I_1$	50 微安	100 微安	400 微安	500 微安	600 微安
$I$	54.7	190	1500	4250	17500	
$I_2$	4.7	90	900	3750	16900	

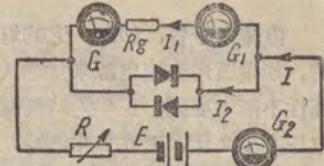


圖 3

由上表可以看出  $I_1$  很小時  $I_2$  也小（也就是整流器內阻是很大的）。而當總電流  $I$  超過原來的 54.7 微安的 320 倍時 ( $\frac{17500}{54.7} \approx 320$ )，通過電流表中的電流只增加 12 倍 ( $\frac{600}{50} = 12$ )。當然容許大 12 倍的電流通過電流表也是很不好的，但如果時間很短，還不致造成電流表很大的致命損傷，因為一般電流表所用的游絲和線圈通過較大電流時，在很短時間，還不會馬上損壞。

圖中整流器用兩塊，接法相反。是为了防止万一在測直流時，正負極接反，發生電流過荷時可以起適當保護作用。同時，在測交流時，如擔任電流表整流的整流器損壞（如由於過荷產生較高電壓降，因而打穿），則有可能產生電流表的反向電流。這時，這個反向聯接的氧化銅就可起保護作用。


## 交流電源的限壓信號器

呂鍾卿

無線電收音機和擴音機的交流電源，如果電壓過高，機內零件常有損壞的危險。為了預防起見，我們可以裝上自動報告的信號器。

這信號器的裝置如附圖所示，利用了輸出放大級。這裏加上一個霓虹燈  $HJ$  和電阻  $R_1=200-800$  千歐（數量大小隨各種情況適當的選擇），電源變壓器  $T_{P1}$  的初級線圈，一端經  $C_1$  接到機殼。但如電源變壓器初級線圈用作整流的高壓線圈時，電容器  $C_1$  就不需要了。

我們所用霓虹燈兩端電壓是 220 伏，電源變壓器初

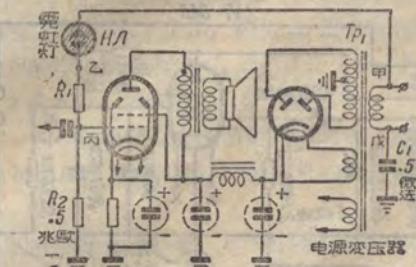

級輸入電源電壓較低於 220 伏時工作是正常的，當這個電壓升高到 220 伏以上時，霓虹燈就開始導電而發光。電路甲、乙、丙、丁、戊裏通過 50 週交流電流，在電阻  $R_2$  兩端便產生了交流電壓。這交流電壓加在強放電子管輸出級的柵極，揚聲器裏就能聽到很大的交流“哼”聲，這就是過高電壓的信號。

# 用交流电源熱直流电子管灯絲的方法

## 文 漢

直流电子管，如30，它的灯絲通常是用电池加熱的。如果改用交流电源來加熱（圖1），因為交流電的極性不斷地變動，正半週時柵極电压將比燈絲上 $b$ 點的电压高出2伏，而在負半週時，又將比 $b$ 點的电压低兩伏。由於柵極對燈絲电压的不斷變動，結果屏流也有相應的增減，使電子管的輸出中，含有極大的交流成分。

避免發生這種現象有幾種辦法，最簡單的方法是將圖1的燈絲變壓器中心抽一個頭，把柵極接在中心抽头上（圖2），那末在正半週時，柵極电压將較 $a$ 點低1伏，而較 $b$ 點高一伏；在負半週時，又較 $a$ 點高1伏

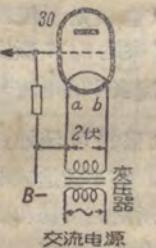


圖1

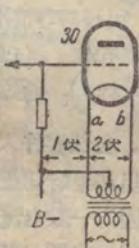


圖2

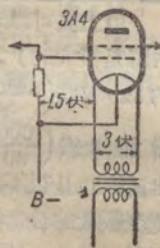


圖3

而較 $b$ 點低1伏。但對整個燈絲來說，極性相反而數值相等的各电压將互相平衡，交流聲可以減得很小。有些用直流電子管2A3充功率放大級的擴音機中，都是採用這種燈絲線路。

另外有一種燈絲上原有中心抽頭的電子管如3A4，3Q4，3V4，3Q5GT等，使用起來，就更方便，只要把

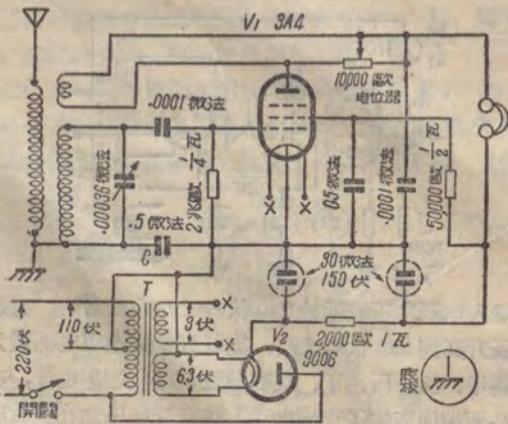


圖4

柵極接在那燈絲的中心抽头上（圖3），就和圖2的作用完全一樣。而且因為變壓器的中心抽頭很不容易恰好抽在中點，而電子管的燈絲是精密製造的，中心點非常準確，實際使用的效果更好。

我們可以用兩個收音機的線路圖，來說明這種用法。

圖4是交流兩燈機。 $V_1$ 除3A4外，尚可用3Q5GT，3Q4……等代替，應當特別注意燈絲和柵極的接法。 $V_2$ 除9006外，也可用6C4，6J5GT，6C5等代替，只須將柵極和屏極聯成二極管就好用。變壓器T的接法可以省去一組高壓線圈，怕底板麻電，又將電源線和底板用電容器C隔開。因3A4是功率放大管，它有柵極檢波兼放大的作用，所以輸出勉強能推動一個小型的磁石式揚聲器。

圖5是交流三燈機，用6C4充再生式檢波，3Q4充強放，輸出電力已經可推動揚聲器放出相當大的聲音。

這種收音機，由於燈絲電流極小，用電是極省的。

經過多次的試驗，這樣使用直流電子管的方法，最好是用在收音機或擴音機的末級。因為用了交流燈絲電源，總免不了有一些輕微的交流聲，假使被後面的一級或幾級放大，末級輸出裏是會有相當大的交流洪聲的。

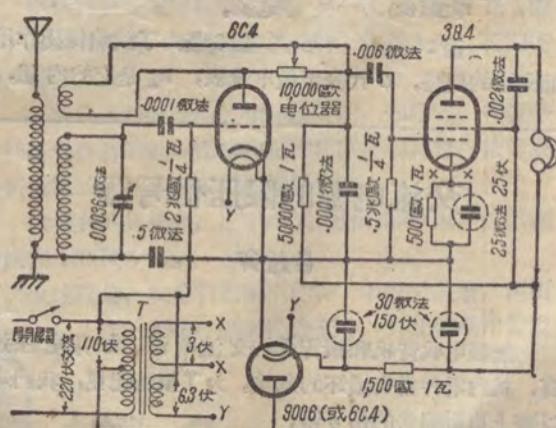


圖5

此外，能夠用揚聲器放音最好。收聽的人離開發音器越遠，交流聲就越不易覺察；若用聽筒，交流聲就比較明顯。

# 收信机傍路电容器的耗損和其檢查方法

文

收信机裏的傍路电容器（容量約由 0.05 到 0.5 微法，稍有不準，關係不大），往往串联在配諧电路裏（圖 1），它的質量如何，影响收信机的灵敏度和选择性。但要檢查它的質量，只用歐姆表或邁格表測量一下絕緣程度，是很不够的。因为这种电容器裏有高頻或中頻電流通过，不能僅考慮它的直流漏電問題就了事，还必須總的考慮一下它的各種耗損。

下面就分：(1)漏电耗損，(2)介質耗損，(3)接連耗損三方面來分析。

漏电耗損是因为介質絕緣不良、受潮、破裂等情況而產生，相當於在电容器兩端並聯了一個消耗電能的電阻，這電阻的數值一般較大，而傍路电容器對高頻的阻抗  $X_c$  一般很小，因此高頻的漏電电流也很小，耗損自然小，所以影響並不很大。

例如：电容器的容量為 0.05 微法，絕緣電阻為 100 千歐，在 8 兆週工作， $X_c = \frac{1}{2\pi f c} = 0.4$  欧，這時漏電电流為通過电容器电流的  $\frac{0.4}{100000}$ ，即百萬分之四，所以關係不大。

介質耗損係指介質裏不可避免的耗損，介質不同耗損也不同，精密檢查須用  $Q$  表。經驗證明，一般新品（雲母介質或紙介質）的介質耗損，也是不太大的。

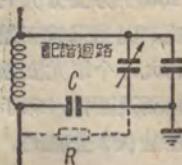


圖 1 C 傍路电容器  
R 等效漏电电阻

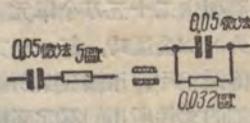


圖 2 电容並聯和串聯等效  
耗損的迴路

接連耗損是連接線本身的和連接點的耗損，是由於銲錫不良或壓製不實所致。這種耗損，某些紙質电容器往往很大，接點電阻高到 1—5 欧，但用普通歐姆表不能測出，它對配諧电路的  $Q$  值影響却很大。例如：一個 0.05 微法的电容器，接連電阻為 5 欧，在 8 兆週時的耗損和並聯了一個 0.032 欧的電阻一樣（圖 2），即相當於接近完全打穿的情況，所以影響是很大的。

在沒有精確儀器的條件下，為了要量出电容器的總耗損，可用下面圖 3 的簡單振盪迴路來測試。6K7 管的

月

柵流須用一灵敏度高的电流表測量，平時調節簾柵壓使柵流表達滿度指示，將被測电容器接在  $C_x$  处，按下  $K_1$ ，使  $K_1$  的接點斷開，电容器就串联到振盪迴路內。若  $C_x$  無耗損，僅稍影响振盪頻率，不影响振盪強度。否則，有接連、漏電或介質三种耗損，振盪減弱，柵流下降。所以看柵流表讀數就知道电容器質量的好壞。

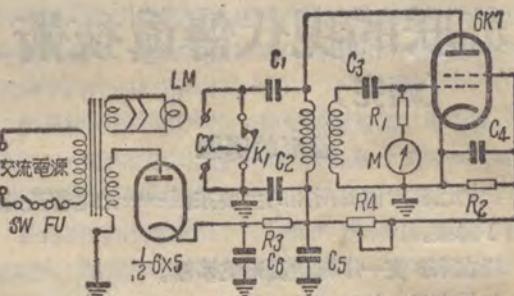


圖 3 耗損檢查振盪器迴路圖


$R_1$ 50K $\frac{1}{2}W$ 电阻	$C_1$ 200微微法左右瓷質或雲母电容器
$R_2$ 40K 1W 电阻	$C_2$ 0.1微微法雲母电容器
$R_3$ 2K 1W 电阻	$C_3$ 100—250微微法瓷質或雲母电容器
$R_4$ 10K 1W 可變電阻	$C_4$ 0.1微微法雲母电容器
$K_1$ 撥開或撤鉤開關	$C_5$ $C_6$ 8微微法糊电容器
$FS$ 保險絲	$SW$ 乒乓開關
$M$ 0—50微安电流表	$LM$ 6—8伏指示灯

圖 3 裏係用 CX5 的一半做整流，輸出電壓約 200 伏， $C_x$  的好或壞，對柵流來說，相當於在  $C_x$  处接上一個電阻  $R$ ，它的數值是小或是大。要校準電表刻度，可選用適當大小的  $C_3$  或  $R_1$ ，調整  $R_4$  使電表有滿度指數，然後用標準電阻  $R$  接在  $C_x$  处， $R$  是 1 欧，刻度就刻 1 欧； $R$  是 5 欧，刻度就刻 5 欧，餘類推。

一般收信机串联在配諧迴路裏的电容器，如相當於串联電阻  $R$  在 1 欧以下，對收信机的質量影響就不會太大。

裝置這振盪迴路時， $K_1$  的接觸面要大， $C_1$ 、 $C_2$  到  $C_x$  和  $K_1$  的接線柱的接線都要粗，焊接要良好。而  $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$  更要用質量極好的雲母电容器。線圈可用一般中週變壓器拆去部分線圈做成。

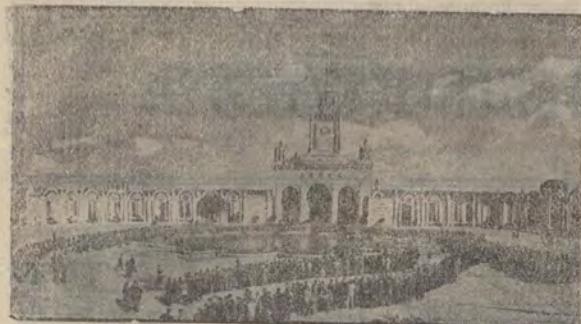傍路电容器用梅格表檢查後，再用這種自製儀器檢查，柵流表沒有什麼很大電阻值的指示，質量方可以保證。



## 學習蘇聯先進經驗

### 苏联的现代传真技术 (续完)

#### 图形的传递

我們已經對傳真所用的主要東西——光电管及輝光灯有了認識。

現在來研究一下傳送圖形的步驟。

如果在光电管的面前，放上一張被強光電燈所照亮着的白紙，這樣，紙上所反射的光線落到光电管上，並在其電路中產生一定強度的電流。若將白紙換為一張黑的，由黑紙反射到光电管上的光量，要小很多倍，光电管電路中所產生的電流也相應的減少了很多。

如果我們把放在光电管前面的一張黑紙再換成一張灰色的，那末，反射到光电管上光線的亮度，和相應的光电管電路中的電流，要比前一個實驗的小，然而比後一個的大。

總起來說，我們可以做出這樣的結論：光电管是用來把所有各種黑白程度的顏色變成相應大小的電流信號的。傳真電報所傳送的相片，圖樣，書信及圖畫實際上是由白的，黑的及灰色的線條，短劃和點子所組成的。當然，如果在光电管的面前放上一張相片，並把它照得很亮，那末在這種情況下所產生的電流是中等強度的。因為同時反射到光电管上的光束，有從相片上黑的部分

分，灰的部分，和白的部分來的。因此，人們就採取這樣的辦法，使得在每一個一定的時間內，從相片上很小的一部分所反

射的光線達到光电管。這時，光电管電路中所發生的電流，其強度就和該部分所反射光線的平均亮度相應。

目前所有用電的方法來傳送圖形，都是根據這種把圖形分析成為非常多的小面積的原理所完成的。

在傳真機中，將需傳送的圖形分析為“單元面積”，是用下列方法完成的（第7圖）。

將需要傳送的圖片（相片，圖畫），捲在一個圓筒（滾筒）上面，用一個彈簧夾把它夾牢。用一個電動機將圓筒帶動旋轉。在一個架子上，裝着光电管，及由透鏡及稜鏡所組成的光學設備，這個架子沿着圓筒軸的平行方向逐漸移動。這樣，圖片就能被光电管從頭至尾“看”過一遍。

圓筒旋轉的速度以及裝有光电管及光學設備的架子移動的速度，是這樣設計的：使得圓筒旋轉一週，投向圖片的光束即移動一個單元面積寬度的距離。

這樣，當圓筒旋轉時，在圖片上描繪出來的是一條很細的螺旋線，其粗細等於單元面積的寬度。

這時，光电管逐條仔細的“觀察”全部圖形的方法，就好像這圖形是描繪在一系列很細的條子上似的。很明顯的，分佈在所傳送的圖形上的單元愈多，所獲得的圖形愈逼真。就好像報紙和雜誌上所印的圖版一樣，這些圖版上所印刷的像片，在印刷以前被分裂成很多的單元——點，這在我們仔細觀察時，是能看到的。一般，雜誌上所印出的圖片總要好一些，這是因為組成它的單元小一些的原故。

在蘇聯，傳真電報機械所分成單元的大小是不同的，要看它所傳遞的圖形的性質而定。

傳送手寫的和打字機打的文件、圖畫和相片，單元面積的寬度為0.2或0.33公厘。這樣，當單元面積的寬度為0.2公厘時，一平方公寸（100平方公分）的圖形，將要由二十五萬個單元面積組成。而當單元面積的寬度為0.33公厘時，每一平方公寸有九萬個單元面積。

傳遞相片，用細線條所繪製的畫面及圖樣，和手寫的纖細的文件所用的單元面積的直徑是0.2公厘的。

當傳送打字機打成的文件，用較粗線條繪製的圖畫和圖樣，所分割的單元的直徑為0.33公厘。

照亮圖形的光源，是用一個小的電燈泡，其程式為“KIT4×10”。燈絲長為2.5公厘，這個燈絲是繞成許多圈做成的，因此燈絲在點亮時成為一個點的形狀。

此外，燈絲還與玻璃泡的泡壁靠近，這樣就能最大限度的利用它所放射的光束。在燈泡的前面裝有一個小孔——光閘。這是不可少的，是用來從全部光線中分出一細條光束。

在光閘之後，光線通過一個斷光器（我們前面所說的旋轉圓盤）。斷光器是一個圓盤，在它的圓周上等距離的排列着一些小孔。並用一個小的電動機來帶動它

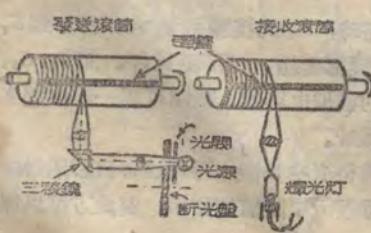


圖7

旋轉。

此後，光線經過光学系統，在圖片的表面上集成一個焦點。照在圖片上的光點的直徑，等於單元面積的寬度。

离滾筒表面不远处，有一个或两个光电管，裝在可以移動的架子上。圖片所反射的光即射到光电管中。

如我們曾經說过的，光照在不同色調的圖片單元上，其所反射的光束也將不同。射到光电管的陰極上，在它的電路中所產生的光電流的大小也不同。

### 圖形的接收

光電流是一些各種不同強度的脈衝電流。為了要在接收站把圖形重現出來，這些脈衝電流就必須變為相應亮度的光的脈衝。我們已經知道這是藉輝光燈所完成的。

在第7圖中也表示了接收站的簡圖。

在暗室紅燈下，用彈簧將感光紙捲在收片滾筒上。然後把滾筒裝在一個特製的不透光的匣子中，把它插入接收機的暗箱中。暗箱做成這樣的形狀，使滾筒裝在裏面能夠自由旋轉。暗箱上有一個孔，裝有接物鏡，把輝光燈所發出的光集成一個焦點，照在感光紙上。

因為從發片機發出經過錢路的脈衝電流過小，不足以使輝光燈起輝，所以，在它到達輝光燈以前，要加以放大。

收片機的滾筒，和發片機的一樣，是用一只電動機來帶動着旋轉。光學設備，輝光燈，光電管，光源和接物鏡等就沿着滾筒移動。

發片時，光電管逐條“觀察”過全部畫面，在收片方面，和發片設備一樣，輝光燈順序地照亮了捲在滾筒上的感光紙的全部表面。

光學設備把輝光燈的光在感光紙上集成一個這樣的焦點，使得輝光燈每一個閃光，照亮一個單元面積大小的表面。

輝光燈按照發片機所發出的脈衝電流的強度而變化，因此感光紙上的單元面積就被照得一會兒亮一會兒暗。

等到光點——輝光燈的光跡——照過了全部感光紙的表面，圖形已收下了，但這時候是看不見的。在圖形收完了以後，將滾筒連不透光的匣子一塊兒拿到暗室去。在暗室紅燈下，將感光紙從滾筒上取下，再進行一般的照相化學的處理，即：顯影，定影，水洗和乾燥等過程。

### 同步和同相

當然，我們在接收站所收到的相片，只有當它上面每一個圖片單元與所發送的圖片單元相應時：位置相同，色調相同，才和所發送的圖片完全相似。例如，如

果發送的圖片的左上角是一些黑色的單元組成的，而右边是一遍白的，那末，在接收的圖片上，單元的分佈和顏色也應該一樣。

這種情況只有在具备了下列兩個條件時，才能達到。首先，就是收片滾筒與發片滾筒的速度應該嚴格的相同，這叫做“同步”。如果不能滿足這個條件，那末收片機上所裝的感光紙上的各單元面積將是自流的分佈，而不和所發送的圖片上的單元面積相一致，所收得的圖片是失真的。

為了保證收片滾筒與發片滾筒旋轉的速度相等，我們採用了各種不同的方法。現代傳真機中最常用的是自控同步的方法。用這種同步的方法，是在收片機和發片機中都採用了一種音叉振盪器。這種振盪器的輸出電流，經放大後供給一電動機，以使滾筒旋轉。音叉振盪器的特點，是它能够非常嚴格的維持受它所控制的電路中電流的頻率。這種振盪器所起的作用，就和擺子在時鐘機械中所起的作用一樣。

如果收片站和發片站的音叉振盪器調整得一樣，那末它們對電動機的作用也一樣，因此收片滾筒和發片滾筒能以相同的速度旋轉。

在傳送靜止圖像時，同步的精確度不得低於0.001%，即滾筒的轉數相互間的差別不應大於上述的百分數。

傳真機工作正確的第二個條件就是收發像片，兩端要同時開始和結束，這叫做“同相”。

同相的完成，是由發片機在發送圖片前，先發出一單獨的“開始信號”，這個信號叫做“相位脈衝”。

相位脈衝是這樣發出的：在開始發照片以前，將發片機的光學設備和光電管，在一些時間內保持不移動，而將滾筒旋轉。當滾筒旋轉時，照在相片白邊上的光點，有時要落在夾住照片的彈簧夾上，彈簧夾是黑的。在接收方面，相位脈衝使一個為相位盤所遮斷的小氖氣燈發光。這個相位盤以收片滾筒同樣的速度旋轉，因此也和發片滾筒轉得一樣快慢。在相位盤上有一個指示器。當光點經過發片滾筒彈簧夾的一瞬間，收片機的氖氣燈正好在對着指示器的時候熄滅。如果氖氣燈在別的地方熄滅，會自動地逐漸改變滾筒的，也就是相位盤的開始的位置，直到從指示器看不到氖氣燈的閃光為止。

這樣，就能保證所收的圖像的各單元面積和所發圖片的各單元面積，既在時間上又在分佈上互相符合。

### 傳真在有線和無線上的傳送

無線電——偉大的俄羅斯科學家A.C.波波夫的發明，是世界上偉大發明之一。根據它的原理，才產生了傳真的技術。

無線電是整個國民經濟：工業，運輸業，農業及其

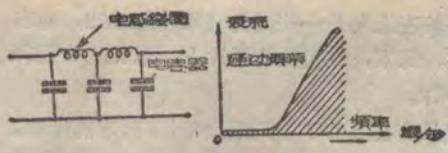


圖 8

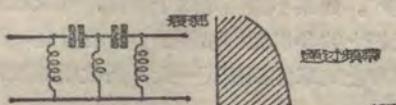


圖 9



圖 10

地方，可以用架空明線，同样也可以用电纜。近代的技術可以容許每一对架空線同時傳遞幾十路電話、電報和傳真電報，而用电纜傳遞的电路更多得多。

為了在一条線路上能够同時通電話、電報和傳真電報，這些通信形式的每一路所用的電流的頻率是互不相同的。

使得傳真信號能從電報和電話的信號中“挑選”出來，在線路的終端裝有叫做“濾波器”的一種特殊設備。

濾波器起着和收音機的接收迴路同樣的作用。收音機的接收迴路使得收音機能從極多的發射信號中僅僅選出並接收一個信號。濾波器和收音機的接收迴路一樣，是用線圈和電容器的配合，並且有只讓某一定的頻帶通過的特性。這一定的頻帶通過它時，損耗很小，而濾波器對其它的頻率，正相反，所表現的阻抗很大，實際上它們是通不過的。幸虧有了濾波器，在一條線路上同時進行幾種通信的工作方法，才能不致互相干擾。基本濾波器的線路圖，如圖 8、9 和 10。

用作傳真的頻率，是從 2000 到 4000 諸的。因為長途有線線路有時很長，線上的電壓降很大。信號到達接收機時會小到簡直收不到。為了使這種情況不致發生，我們在架空明線上每隔 100—300 公里，在電纜中每隔 40—50 公里裝置一特殊的中間站增音機，將來到的微弱信號，放大到原來的大小。

圖 11 所示的是一長途有線傳真通信線路的簡圖。

如從圖中所看到的，光電管電路中所產生的電流，加到第一個放大器上，在這個放大器之後，光電流通過一些線路濾波器和放大器，

它等事業中技術進步的重要因素。無線電同樣也使傳真的實現有了可能。

藉無線電傳遞傳真圖片在某些方面和藉有線傳送不同。

藉有線電把圖片傳送到很遠的

藉電線傳送到接收站。光電流所產生的電壓在各中間站被放大。中間站的多少要看通信線路的長度而定。在很長的有線線路上，所裝的放大器在 20 個以上。在線路中的中間站也裝有濾波器。光電流通過濾波器到達接收站，經放大後接到輝光燈上，它的光度隨着進來的信號的強度而變。輝光燈所發出的光投射到滾筒上，在滾筒上裝有感光紙，所傳送的圖形就在这紙上重新表現出來。

當藉有線電傳遞圖形時，如我們前面看到的，是利用光電管的功能將圖片各單元所反射的光轉變為相應強度的電流脈衝。

當用無線電傳遞圖形時，如果將那些電流脈衝直接由空中發送，是不可能獲得良好的效果的。問題是在大氣中差不多不斷的有天電發生。這就造成了所謂的天電干擾。所有的無線電愛好者都很熟悉這種干擾的存在：大氣中放電所產生的電磁波，到達收音機上，就成為妨礙收聽信號的沙沙聲及辟拍聲。

天電干擾對所收圖片質量的影響，更為有害得多。

為了在無線上傳遞圖片得有良好的效果，就採用了一種將光電脈衝的幅度變化改變為頻率變化的方法。

這種方法的實質，有如下列所述：

在發送圖片時，把頻率固定而幅度變化的信號，改變為頻率變化而幅度不變的信號。在接收時所進行的步驟正相反，即把所收到的頻率變化而幅度不變的信號改變為幅度變化的信號，和原來所發的一樣。

在這種情況下，有用的信號電力，可以比干擾的電力大千、百倍。使用這種方法，差不多也同樣的可以完全避免汽車、飛機和其他發動機等的點火系統所產生的干擾。否則，這些干擾也往往使接收失真。

傳真電報所產生的信號，經一種特殊的機械——調頻器處理，它把幅度變化的電流信號改變為頻率按這幅度變動的信號。調頻器發出的信號，經遙控線送到無線電發射機的調制器，然後向空中發射出去。

接收是用無線電收音機來進行的。收音機送出的信號，經遙控線送到傳真機上，在這裡通過濾波器，然後到達“鑑頻器”，它把幅度不變的信號改變為幅度變化的信號，就和一般記錄圖形的方法中所用的一樣。

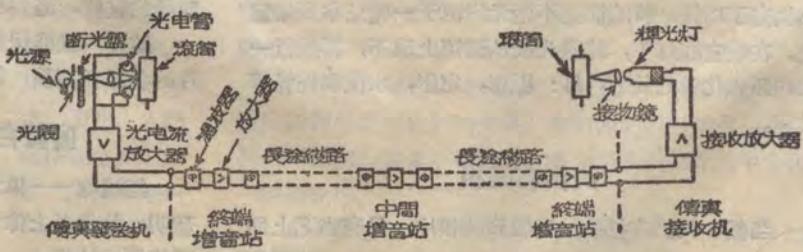


圖 11

滾筒上所能裝的最大的傳真電報的面積為 6 平方公寸。也能够傳送最大面積的  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$  及  $\frac{1}{8}$  大小的傳真電報。

蘇聯的黨和政府，非常關心國家所有的國民經濟部門中近代技術的应用和普遍發展的。

按蘇聯政府的決議，傳真電報在蘇聯已廣泛的应用。根據這個決議，蘇聯的工程師們發明了並製造了各種程式和不同構造的傳真機械。並且在很多城市間開通

了有線和無線的傳真電報通信路。

在蘇聯通信人員、科學專家和設計者面前的任務，是高度的改善傳真電報，並把這種形式的通信更普遍的应用到日常生活中去。

社會主義經濟制度的優越性，使得蘇聯有可能來充分利用這種新穎的、保證迅速的而且非常準確的把圖形傳遞到遠地方法的通信形式。

(海風譯)

## 脈衝無線電路在醫學方面的應用

自从無線電工程上的成就應用到醫學方面以後，便有可能用新式的方法來診斷和醫療許多病症。本文就是向讀者介紹利用脈衝電流在疾病診斷和醫療方面的一些方法。

還在十九世紀時，俄羅斯的兩位科學家——И. И. 舍爾科夫教授和 Н. Е. 維欽斯基院士，就已經首先開始研究有生命的有機體的帶電現象，同時並為這門新的科學——電生理學奠定了基礎。但是，僅在電子管放大器的進一步發展和脈衝電路出現以後，電生理學才跳出了實驗室的圈子，在醫學方面得到了廣泛的實際應用。因此我們就有可能將人體器官如末腦、心臟和胃等在工作時所產生的極其微小的電流值放大，並將它們記錄下來，然後進行診斷。

高等動物的神經系統，及其首要部分——末腦，正如俄羅斯偉大的生理學家 Н. Е. 烏維欽斯基、И. М. 謝岑諾夫，和 И. П. 巴甫洛夫等所證明的，能使有生命的有機體和外界環境保持連系，同時並控制着其各個器官的活動。神經系統具有感受刺激的一種性能，也就是對於一定的刺激有一種反應。當受到各種性質不同的刺激時，神經系統的感覺成分和分析成分對各種刺激的反應也不一樣。在診斷方面便廣泛地利用了這種特性。

可以肯定，有生命的有機體對各種不同脈衝電流作用的反應也是不一樣的。各種不同的反應是與脈衝的振幅和波形有關。特別是和電流前沿昇起的陡度，脈衝的重複頻率和持續時間有關。根據有機組織對各種電流脈衝作用的反應，可以斷定神經系統有何不正常現象，找到病症的所在，同樣又可看出在診治過程中所發生的變化。所有這些都包括在各種不同的電氣診斷方法以內。

脈衝電流也同樣廣泛地應用在治療方面，例如當末梢神經受傷而動作不靈時便可應用。電氣體操順利地用來進行對肌肉的電氣刺激。施行這種治療方法時，要使用這樣一種電流脈衝，它所發生的肌肉收縮，能最接近於自然狀態的收縮（泛化性收縮與遲緩交替）。這樣的刺激，就不是任何一種波形的單一脈衝，而是具有一定頻率的一組連續的脈衝。

脈衝電流在實行人工睡眠療法方面也很有用處。用一定波形和一定週期的脈衝電流刺激末腦，可使中樞神經系統中發生瀰漫性抑止，而引起人工睡眠，即所謂“電睡眠”，接近於自然的睡眠。這種睡眠療法，已推廣到用來治療這樣幾種疾病，如高血壓症和由末腦受傷而

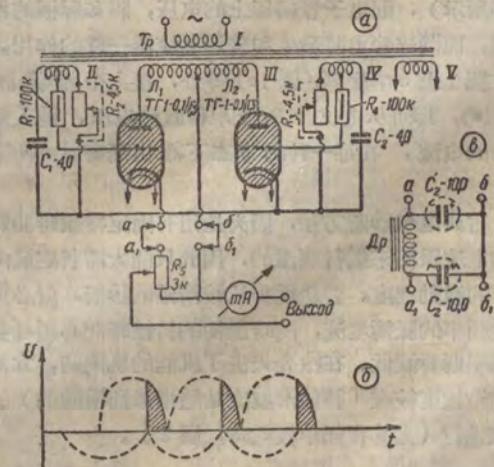


圖 1

a—古典電氣診斷儀器“КЭД”原理圖；b—由儀器“КЭД”所產生的脈衝電流的形狀；c—當儀器工作時，為整流器所連接的濾波器簡圖

引起的各种神經病和其他病症。

**古典电气診斷儀器** 最老式的电气診斷方法之一，即所謂“古典电气診斷法”。这种方法主要是研究肌肉受到直流脈衝，或尖頂波形（延續時間1—1.5毫秒）的电流脈衝（重複頻率為100週）的刺激時，所發生的運動反應。从前，直流脈衝是直接从原电池獲得，而尖頂脈衝則从加有斷續器和感應線圈的电路中獲得。由於这种电流不太穩定，測定結果往往不够可靠，不合乎实际情况。

在苏联國立物理療法科学研究所內，曾經製造了一种能够產生电流脈衝並为進行古典电气診斷法所必需的儀器。工业上出產的这种儀器叫做“КЭД”，是由兩個閘流管  $T_1$ - $0.1/1.3$  ( $J_1$  和  $J_2$ ) (圖 1, a) 所組成。閘流管  $J_1$  和  $J_2$  的屏極和變壓器  $T_P$  的升壓繞圈相聯接，而其柵極則通過電阻  $R_1$  及  $R_4$  和線圈 II 及 IV 相連接。这線圈的兩端，分別接到  $C_1$ 、 $R_2$  和  $C_2$ 、 $R_3$  的串連迴路上。利用電阻  $R_2$  和  $R_3$ ，可以使閘流管柵極上的电压相位，在相當限度內和屏極的电压相位成比例的改變。這裏，每一閘流管，由於柵極电压和屏極电压基本上反相，每半週期

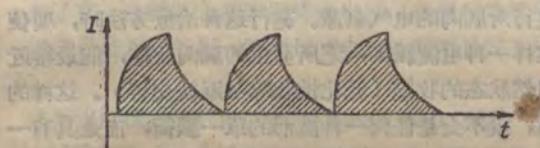


圖 2 顯示脈衝昇降狀況的脈衝电流

的大部分時間沒有屏流，只有每半週的終點，每管才有屏流約1.5毫秒。這樣一來，帶有陡峭脈衝前沿的穩定脈衝电压（其重複頻率為100週，如圖16），便可以從電位計  $R_5$  上取得。如果把電阻  $R_2$  和  $R_3$  曹時關閉（如圖1虛線所示），則電子管柵極上的电压，將和屏極的相位相同，而閘流管也將發生和普通整流器一樣的作用。如果在圖1上  $aa_1$  及  $bb_1$  (圖1a) 等處，接上平滑濾波器（圖16），即可從電位計  $R_5$  上取得直流电压。進入病人體內的电流，在每一种的狀態下都由毫安計  $mA$  來表示。

古典电气診斷方法，因为是用有固定持續時間和頻率的电流脈衝來進行刺激的，因此只能大略斷定肌肉和神經的激動程度。要想獲得比較精確的診斷，就必須有各種頻率的脈衝电流，同時脈衝的持續時間必須延長，而頻率則要減低。在檢查失去了机能的肌肉時，宜於利用前沿坡度較緩（該前沿坡度是隨指數而增減的）的脈衝來進行（尤其在頻率較低時，圖2）。

### 电气診斷和电气体操用的儀器

电气診斷和医疗电气体操，可用“ACM-2”儀器進行。这种儀器，能產生直流电流、脈衝电流、指數电流

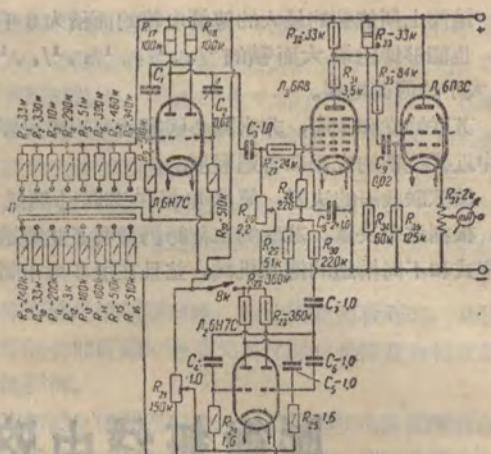


圖 3 進行电气診斷及电气体操的儀器“ACM-2”的原理圖

和尖頂脈衝电流。圖3示这种儀器的簡單原理。兩個雙三極管  $6H7C$  ( $J_1$  和  $J_2$ ) 是多諧振盪器。其中  $J_1$  是瞬時脈衝振盪器， $J_2$  为調制器。脈衝重複頻率（在8—100週範圍內）及其持續時期（約1.0—1.5毫秒）的調整，可以用改變分壓器  $R_1$ — $R_{10}$  所供給電子管柵極偏壓的方法來進行。脈衝持續時間和脈衝間的間隙時間的比值，在調整中經常保持一定。這一比值，在頻率低時為1比1、頻率較高時往往是1比2。當頻率為100週時，相當於尖頂脈衝的比值等於1比6。

調制及多諧振盪管 ( $J_2$ )，當用作電氣體操器械時，才用開關BK接通。這多諧振盪器所產生的脈衝（每分鐘脈衝數8—48次），重複頻率極小。這頻率可用電阻  $R_{21}$  調整。

從第一多諧振盪器 ( $J_1$ ) 發生的振動，經過電容器  $C_3$ ，而傳到變頻管  $G48$  ( $J_3$ ) 的第一柵極上。從第二多諧

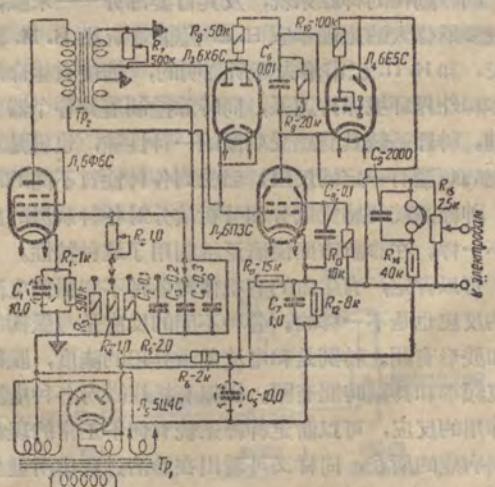


圖 4 進行电睡眠療法的儀器的原理圖

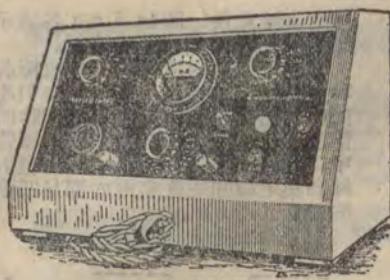


圖 5 時值儀器外形

頻管 6A8 屏極負荷上取得的電壓，經過脈衝形成迴路  $R_{25}R_{26}C_9$ ，送到電子管 6П3C( $J_1$ )的柵極。脈衝電流從電子計  $R_{27}$  接到和病人身體相接觸的電極，電流大小可看毫安計  $mA$  來進行調整，這毫安計表面刻有脈衝電流的振幅值。

為了簡化起見，圖(3)上沒有輸出電源。這電源是用兩個 5U4C 電子管做成的整流器所供給。整流器之一供級末級的電源，而另一整流器則供給兩個多諧振盪器和一個變頻管的電源。

### 電睡眠治療用儀器

還在二十世紀初期，Г.С.卡連達羅夫，Л.Л.華西里耶夫，І.І.列麥克等人的著作，就已證明：矩形脈衝電流，通過人和其他動物的中樞神經系統，可能引起失去知覺，消失反射作用等類似麻痺的現象。這種方法叫做“電流麻醉”。因為在有些場合能附帶引起一些危險症狀（如脈搏衰弱心臟活動停止等），所以這辦法在實際運用中受到了限制。

近年來，由於蘇聯科學家 В.А.吉略羅夫斯基，

H. M. 利溫澤夫等人的努力研究，才知道如果減少電流量，和改變脈衝的頻率和性質，便可造成近於自然狀態的睡眠，此種睡眠，實際就能保護中樞神經系統。

很多疾病用電睡眠治療，都收效良好（這裏所使用的是低頻率（1—20週）電流的矩形短脈衝（0.2—0.3毫秒）。通電流到人身體的電極，一般是放在病人閉着的眼睛上或耳朵的後面。圖4所示即為進行電睡眠療法時所使用的儀器的略圖。這儀器為H. M. 利溫澤夫和M. П. 斯皮岑科夫兩人所製造。這儀器上所利用的主要振盪器是使用 6П3C( $J_1$ )電子管，它的屏極和柵極迴路相互作低頻率的緊密交連。振盪頻率的分段調整，用轉換電阻  $R_3-R_5$  和電容器  $C_2-C_4$  進行，而細微調整則用可變電阻  $R_{20}$ 。

脈衝持續期（在 0.2—0.3 毫秒限度內），可用  $R_7$  加以調整。脈衝的放大，利用安裝在電子管 6П3C( $J_2$ )上的輸出級。脈衝電壓從接入電子管  $J_2$  屏極電路的電子計  $R_{15}$  上取得。

這儀器的工作情況，可用光學指示器 6Е5С( $J_4$ )進行檢查，或藉話筒<sup>T</sup>來驗聽。這儀器的電源，由電子管 5U4C( $J_5$ )上的普通整流器供給。

近來在物理治療研究所製作了一批儀器，可以用來同時給三至五個病人施行電睡眠療法。

脈衝電流應用於醫學方面的還不只上述這幾種儀器。這種帶電子管的儀器，同樣還用於作特別精確的“時值”測驗。（時值即用電流刺激神經系統各個部位時的界限時刻，神經系統對所施行之刺激發出反應的一頃刻叫做界限時刻）。這儀器的大概形狀如圖5所示。脈衝電流又用於引起人工呼吸，以及在救治假死等其他許多場合也可應用。

本文所談到的，主要是幾種在醫學方面常用來進行診斷、治療的儀器的脈衝簡圖。

（蘇聯）И.阿布里科索夫著，汪德屏、程維仁譯自蘇聯無線電 1954年 12期。

# 晶體三極管作用的物理原理

（蘇聯）H. 別寧

[本刊 2 期和 4 期，先後介紹了半導體的作用，和晶體二極管的作用原理，本文是半導體基本原理的第三篇——編者]

面接觸電子——空穴阻擋層晶體三極管的結構如圖 1, a 所示，在一塊晶體中有兩個電子——空穴整流阻擋層。電子——空穴阻擋層，把晶體分做三個區域，左右兩邊兩個是電子導電性，中間一個是空穴導電性。導電性次序這樣排列的三極管叫做  $n-p-n$  型三極管。除了  $n-p-n$  型外，還有  $p-n-p$  型三極管，它的兩邊兩個區域是空穴導電性，而中間是電子導電性。這兩種類型的三極管，基本原理是相同的，因此我們就只討論第一種類型的三極管。

為了簡單起見，我們假定由一個區域到另一個區域，在阻擋層那裏，雜質類型的變化是突然的。因每個電子——空穴阻擋層，在沒有外加電壓時，便有接觸電位差存在。這時電子和空穴的濃度以及電位，沿着整個晶體的對稱分佈，分別如圖 1, b 和 c 所示。

在接了外加電壓的工作狀態下（圖 2），對右边阻擋層係接反向電壓，對左边阻擋層係接正向的小

電壓。如果左边電子區域的導電性比中間空穴區域的導電性高，通過左边阻擋層的電流，大部分將是由於電子的移動，也就是會發生電子向空穴注入的現象。這些注入到空穴區域的電子，又由於有擴散作用，自左边阻擋層向右边阻擋層移動。當接近第二阻擋層時，它們便受到那裏存在着的電場的作用，迅速地被吸引到右边電子區域中去，第二阻擋層收集了所有接近它的電子。換句話說：右边區域起着普通電子管中陽極的作用，因此叫做“集電極”。同時，左边區域便叫做“放射極”。和鉑晶片連接的電極，在接觸處因為沒有整流作用，所以叫做“底座電極”，而鉑晶片的中間區域，又叫做“底座”。

改變放射極的電流強度，就會改變流到集電極電路上的電子數目，也就是說集電極上的電流會起相應的改變。但是在集電極電路上電流強度的改變要小些，這是由於發射極注射出來的電子，沒有全部到達集

電極上的原故，當電子自發射極到集電極的途中，經過中間區域，有一部分的電子和中間區的空穴結合起來。但如果結合的速度很小，中間區厚度很窄時，從發射極注射出來的電子，有 98—99% 可以到達集電極上去。

為了簡單起見，以下假定集電極電路中電流的變化和發射極電路中電流的變化相同，來考慮如何產生功率放大或電壓放大。圖 3, a 為發射極電流  $I_a$  有不同數值時的集電極的電壓——電流特性曲線組。集電極的特性曲線，和五極管在不同柵壓時的陽極電流——電壓特性曲線相似。圖 3, b 為發射極的電壓——電流特性曲線。繪這些曲線時，假定了它們的形狀和集電極的電流無關。但是，在實用晶體三極管中，集電極有不同電流，發射集就有不同的特性曲線。

假設發射極電路中電流值的變化為  $\Delta I_a$ 。如上所述，這會使集電極中電流變化數值為  $\Delta I_c \approx \Delta I_a$ 。因為集電極的特性曲線接近於和該

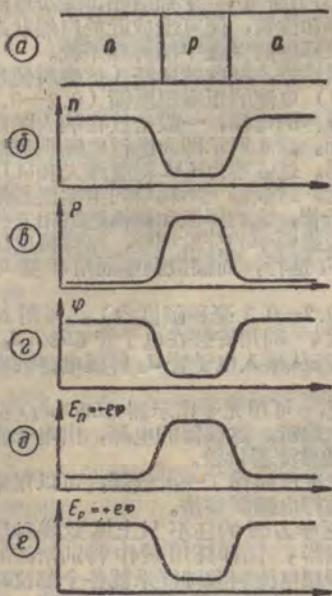


圖1 电子—空穴阻擋層的鋒三極管中，電子 $n$ ，空穴 $p$ ，電位 $\varphi$ ，電子位能 $E_n$ 和空穴位能 $E_p$ 的分佈圖

極上的电压 $U_c$ 的軸平行(圖3,a)，所以电流的变化会在集电极上(也在負荷电阻 $R_H$ 上)产生电压的变化 $\Delta U_c$ ， $\Delta U_c$ 比产生 $\Delta I_s$ 的發射極上电压的变化 $\Delta U_s$ 大很多倍，因此便产生了电压放大和功率放大。

由於集电极电路中的电阻比發射極电路中电阻大許多倍，因此所產生的电压放大和功率放大也可能很大。自然，放大的倍數还决定於信号电源的內阻和負荷电阻的數值。

必須指出，和电子管恰好相反，控制晶体放大器的是發射極电路中的电流，也就是說集电极电路中电流的变化和發射極电路中电的变化成正比。而在电子管中陽極电流的变化和栅極电压的变化成正比。但是，当信号小時，發射集的非直線性可以忽略，集电极电路中电流的变化，便和發射極电压的变化成正比。

以上所述的 $n-p-n$ 型晶体三極管工作原理，对 $p-n-p$ 型晶体三極管也是通用的。所不同的只是 $p-n-p$ 型三極管的底座是电子導电性，因此信号自發射極到集电极的傳遞，不是靠电子，而是靠空穴。此外，加到集电极和發射極上的电压和 $n-p-n$ 型的接法極性相反，也就是说对底座电極來說，在集电极上加的是负电压，在發射極上加的是正电压。

而接觸电子—空穴阻擋層的鋒三極管中，集电极电阻可達到數兆歐，而輸入电阻大約為數百歐，因此功率放大可達到數千倍左右。

## 晶体三極管的頻率特性

現在講一下电子—空穴阻擋層晶体三極管的頻率特性。在低頻率(例如音頻)時，輸出端电流的变化和輸入端电流的变化完全一致。但是，隨着頻率的增加，便会产生频率失真，並引起放大能力的減小。放大能力隨頻率增加而減小的原因之一，就是因为集电极阻擋層和發射極阻擋層各有电容量存在，这种电容量的作用，和电子管中輸出和輸入电容量的作用一样。發射極电路受这电容量的影响較小，因为發射極电路中电阻不大。相反的，集电极受这电容量的影响便很顯著。集电极阻擋層的电容量通常由幾個到數十微微法。

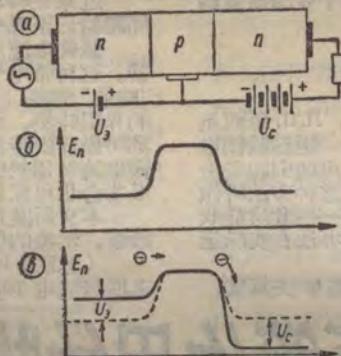


圖2 晶体三極管中电子位能分佈圖。  
(a) 为沒有外加电压时，(b) 为外加 $U_s$ 和 $U_c$ 电压時

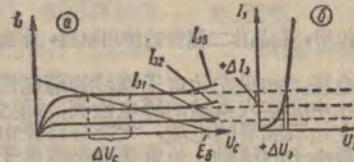


圖3 a—發射極电流不同时，晶体三極管集电極的电流—电压特性曲綫，  
b—發射極的电流—电压特性曲綫

限制高頻放大的最主要原因是由於电子的擴散作用。在發射極和集电極間移動的所有的电子，渡過这段距离所需的時間不完全相同。它们渡越時間的不同，会使輸出端电流的波形不同於輸入端的波形，也就是產生了失真。例如，發射極上的电压有突然的脈衝变化時，同時会有一些电子向底座注入，由於它们熱運動的速度不同，一部分电子到達集电極快，另一部分电子到達集电極慢，因此集电極电路电流的变化，便不是同样突然的变化。發射極和集电極間距离愈大，信号被变形也愈大，因此当脈衝重複频率相当大時，集电極上电流幅

度的衰減愈快。圖4a, b, c, d各表示頻率增加時振幅衰減的情況。

电子自發射極轉移到集电極各種可能路徑的長度不同，也会引起同样的結果，底座厚度不均匀時的情形就是這樣。在熔合鋒三極管中，这种現象特別嚴重。因为發射極和集电極間的底座兩面都呈凹陷的形狀(圖5)。

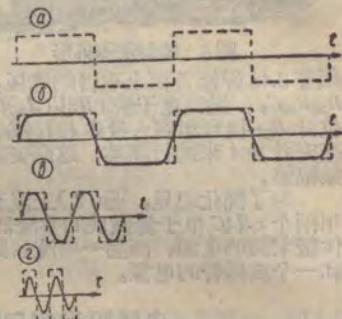


圖4 輸出端信号波形對輸入端信号頻率的關係曲綫圖：a 和 b 为頻率 $f$ 時；c 为頻率 $5f$ 時；d 为頻率 $6f$ 時。實綫表示輸出端信号，虛綫表示輸入端信号

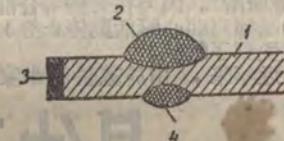


圖5

要使电子的渡越時間差減小，可採用薄而平行的鋒片製成的，而接觸的电子—空穴阻擋層。理論計算和經驗數據都一致証明：極限頻率(集电極电流幅度衰減為低頻時幅度的0.7倍的頻率)的公式為：

$$f_{mp} = 8 \cdot 10^{-3} \frac{w}{d^2}$$

式中 $w$ 为电荷負載者的遷移率(平方公分/秒，伏)， $d$ 为發射極和集电極間鋒層的厚度。由此可知，減小發射極和集电極間鋒片的厚度和增加电荷負載者的遷移率，就可以提高可用的頻率極限。

在鋒晶体中，电子的遷移率差不多比空穴的遷移率大兩倍。顯然，厚度相同時，底座为空穴區域的鋒放大器的極限頻率，也就是 $n-p-n$ 型鋒三極管，將比底座为电子區域，也就是 $p-n-p$ 型鋒三極管的更高。

現代的电子—空穴阻擋層晶体三極管的極限頻率比點接觸式三極管的低，用做放大器的頻率範圍在數兆週以下。

(电信技術研究所譯自無線電雜誌1954年10月号，本刊並參考席之譯稿編寫)。

# 無線電常識講座

10

## 振盪和諧振

沈肇熙

假若你有一部收音机，無論是礦石式的、一灯再生式的或五、六灯的超外差式收音机，当你收听广播，由第一个电台换到第二个电台时，就需要轉動一个旋钮，实际就是轉動那个和旋钮联結的可变电容器。这时候面板上的指針也就在频率刻度盤上移動，由第一个频率的位置，移到第二个频率的位置。这样一个動作，就叫做“調諧”，目的是讓收音机内部的一个或數个高频諧振迴路起“諧振”作用。那个可变电容器，就是每个高频諧振迴路的主要組成元件之一，另一主要元件，就是綫圈。換句話說，利用“諧振”現象选择电台，完全是靠了綫圈

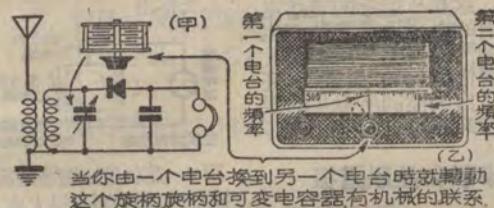


圖 1 調諧作用

和电容器的相互配合作用。

### “振盪”和“諧振”是怎样一回事？

有些东西，本身就有來回振動，只要外面隨時加一些力量，加得很合適，它就繼續不断的振動。

什麼样的东西才有这种來回振動的条件呢？这种東西不僅要具有惰性，还必須同時具有彈性。

一个彈簧，上端釘在木板上，下端懸着一个銅球。在這裏銅球可以說只有惰性沒有彈性的，它自己不会振盪，但利用了彈簧的彈性，你把它往下一拉，它就会上下動盪起來。銅球小而彈簧細的，動盪得快；銅球大而彈簧粗的，動盪得慢。但它这样動盪若干次後，便会停止下來。如果要它繼續不已的同样快慢的上下動盪，在它每動盪一週的時間內，你必須適當的給它補充力量。它向上時你朝上加力量；或它往下時，你往下用力量。你用的力量和它的振盪很諧調，它就跟着你的力量振盪，这就是諧振或振



圖 2 振盪和諧振的物理意义

盪現象。相反的，它要朝上你要它往下，或它要往上你要它朝下，結果不會發揮彈性和惰性的作用，也就是不能振動。

因此，產生諧振現象有兩個基本要求：一个是物件本身有諧振条件，另一个是要有適當的外加的力量。

### 無線電裏的振盪和諧振現象

我們在談綫圈（第8期）和电容器（第9期）的時候，已經說明：对电子的運動來說，綫圈有惰性，它一方面不讓电子很容易的通過它；已經在它裏面流動的电子，要停下來它又不讓电子很容易的停下來。电容器是有彈性的，在一个迴路裏，充電的時候所儲藏的电能，它能够完全放了出來，就像电子跑進电容器又被彈回來了一样。所以綫圈和电容器聯接起來，成为一个电子運動的迴路，就同時具备了惰性和彈性，讓电子在迴路裏有条件產生振盪。这种自然振盪的频率（即每秒鐘來回運動的週數），決定於綫圈的电感量  $L$  和电容器的电容量  $C$ ，就像上面所說的銅球的振盪快慢，決定於銅球的大小和彈簧的粗細一样。

這個自然的振盪频率  $f_r$ ，可用下式計算：

$$f_r = \frac{160000000}{\sqrt{LC}}$$

上式中， $f_r$  为每秒鐘电子振盪的週數， $L$  的單位是微亨， $C$  的單位是微微法。例如一振盪迴路的  $L$  为 20 微亨， $C$  为 20 微微法，它的振盪频率即为  $\frac{160000000}{\sqrt{20 \times 20}} = 8000000$  週 = 8 兆週。顯然的，改变  $L$  或  $C$  的值，就会得到不同的



圖 3 綫圈和电容器相互联接起來，使电子在这样联成的迴路裏可以振盪

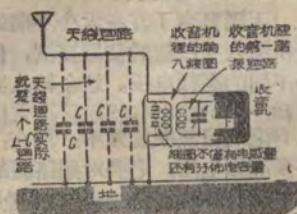


圖 4 天綫迴路实际就是一个 L-C迴路



圖5 廣播電台發出的電磁波，能夠使接收天綫裏的電子運動



圖6 高頻電源能够使L-C迴路裏的電子運動

振盪頻率  $f_r$ 。

在這個迴路裏，讓電子動一下，電子振盪一個極短時間便會停止下來。若要電子保持繼續的振盪，我們就需要每週加以適當的電力來幫助電子。這個外加電力每秒鐘作用的次數（頻率）要等於迴路振盪的頻率，才能幫助電子產生振盪運動。否則，電子雖也有可能被這個電力強迫運動，但這種運動並不是振盪運動。

在無線電裏起作用的是每秒鐘裏振盪次數以千、萬計的高頻電振盪。現在，我們來看看這樣的高頻電力，是怎样得到的。

一根收音機的天綫伸到天空裏，由許多廣播電台來的電磁波就在它的周圍形成了許多高頻交變電場，天綫裏的電子在這電場裏受電力線的作用，自然會隨高頻電場來回運動。但這裏一般只是強迫運動，而不是振盪運動。

因為收信天綫實際是一個大綫圈，天綫的導線和大地又可以看成是電容器的兩個電容面，再加上天綫要接到收音機裏的輸入變壓器的初級綫圈，這綫圈上一圈和一圈之間也有電容量，因此整個天綫迴路實際上是一個L-C迴路，有它的自然的振盪頻率。

我們先假定天綫迴路能夠被某一個高頻電場激勵並產生了振盪，天綫迴路裏這個頻率的電流就會特別大；其他頻率的電場，只是強迫天綫裏的電子運動，結果這些頻率的電流就很小。

天綫裏有了許多大小不同的高頻電流以後，流經收音機輸入變壓器的初級綫圈，便在次級綫圈裏感應出許多不同的高頻電壓。這個輸入變壓器的次級綫圈，通常是由一個可變電容器連接起來組成可調整的L-C迴路，也有它的自然振盪頻率。現在，在這個迴路裏已經有了許多高頻電壓，它們對迴路裏的電子都有作用電力，但其中只有和這個迴路的自然振盪頻率相同的，才產生振盪。

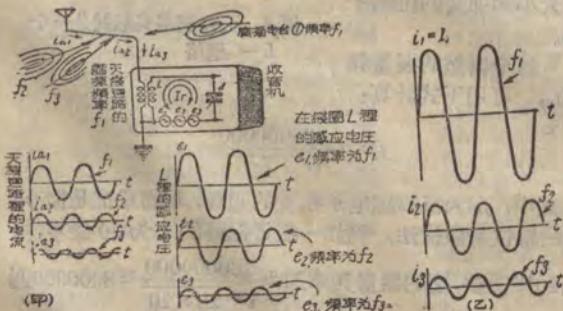


圖7 收信的諧振作用

振盪，得到最大的諧振頻率的電流。

這樣看來，因為天綫的諧振作用，選擇了一個廣播電台的信號，產生了很大的信號電流；收音機裏的第一個諧振迴路的諧振作用，又把信號電流變得更大，更容易對收音機起作用；而其他廣播電台的信號，比較起來就更沒有多大的作用。所以諧振迴路是否優良，決定了收音機的選擇性。如果你的收音機裏夾雜着許多電台的聲音，一定是諧振迴路配製不適當或有了故障。諧振迴路愈多的，選擇性也愈強。

事實上，一根普通的天綫一裝好後，它的電感量和對地的電容量就不容易調整，也就是迴路的諧振頻率不能隨便改變。一付固定的天綫要能夠收許多頻率不同的廣播電台信號，顯然不能使它對這些電台都能起諧振，因此我們選擇電台，主要是靠收音機裏的輸入諧振迴路，我們旋轉那個可變電容器，便能達到選擇電台的目的。

這就說明收音機裏輸入諧振迴路的重要性。靠它的作用，不僅得到了選擇性，而且把要收的信號電流特別變大，同時還“排除”了那些從輸入迴路一起混進來的其他信號。

上面，我們一直把振盪和諧振現象混為一談。因為對L-C迴路來說，振盪和諧振基本上都是讓電子在迴路裏很自然的運動。不過，在無線電裏，可以利用電子管讓振盪迴路裏的電流，自動來控制電子管裏的電流，又使電子管的電流可以幫助振盪，這和從遙遠的廣播電台發射的電場取得幫助產生振盪的情形自然有所不同。因此習慣所說的“振盪”，還包括了自動控制所發生的振盪的意義。

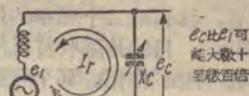


圖8 串聯諧振迴路的放大作用

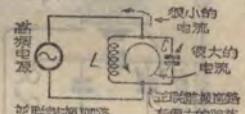


圖9 並聯諧振迴路是高阻抗的。迴路裏有很大電流

上面所談的天綫諧振迴路（通信天綫）和收音機或收信機裏的第一個諧振迴路都是串聯諧振迴路。因為高頻電場也罷，高頻電源也罷，都是加到這種諧振迴路裏面，和L-C串聯。這時電流既然是極大，那末串聯諧振時的L-C迴路對電流的阻抗就極小。但單獨一個電容器的容抗  $X_C$  或單獨一個綫圈的感抗  $X_L$  並不小。因此有很大的諧振電流  $I_r$  經過  $X_L$  及  $X_C$  時，在綫圈和電容器兩端所產生的電壓 ( $I_r X_L$  和  $I_r X_C$ ) 就極大，比高頻電源的電壓可能要大數十至數百倍。所以串聯諧振迴路不僅選擇了信號，還放大了信號。

另一種使用諧振迴路的方法，叫做並聯諧振。諧振迴路自然還是由L-C連接起來所構成，但卻是在它們相並聯的兩個接點，加上高頻電源，對高頻電源看起來，L-C是並聯的。諧振的時候，電子就“歡喜”在L-C迴路裏運動，而“不願”跑到諧振迴路外面去，也就是只有很少的電子跑到高頻電源。因此對高頻電源所產生的電流來說，並聯諧振迴路諧振時，相當於一個很高的阻抗。如果將一個並聯諧振迴路接入天綫的迴路裏，使它對個別干擾電台產生諧振，那麼這干擾頻率的電流將被減小到很少，不起干擾的作用，結果就是把这个頻率的信號排除了。

但並聯諧振迴路能夠諧振，還是要歸功於那個高頻電源，不得到電源的幫助，諧振是不能產生的。由高頻電源流來的電流很小，而並聯諧振迴路裏的電流很大，這就是它可被利用的另一特點。



## 1. 可以用煤气管作地綫嗎?

利用煤气管或電話電纜的金屬外皮作地綫是絕對禁止的。

## 2. 当使用室外天綫時，需要有避雷器開關嗎？

雷电直接擊入天綫的机会是很少的，但尽管如此，安装避雷器開關仍然是必要的。

我們經常會遇到在天綫上集聚着大量靜電荷的情況，这种靜電荷無論在夏天，特別是在有乾燥大風或接近大雷雨時，無論在冬天下雪時，都會產生。

除了把天綫接到地綫上的避雷器開關外，還應當安裝避雷器。通過避雷器可以使得集聚在尚未接地的天綫上的靜電荷流入大地。避雷器一般是和避雷器開關安裝在一起，但最好是把它安裝在房屋牆壁的外面。

在不用收音机，或當大雷雨就要來臨時，都應當把天綫接地。

避雷器開關可以使得天綫能够一下子和地綫直接短接。

## 3. 怎样安裝避雷器開關呢？

避雷器開關安裝在窗戶架子上或房屋牆壁的外面，以便使得从天綫和地綫來的導線，能够以最短的距離接到避雷器開關上。天綫引入綫接在開關閘刀根部的那个接綫柱上。从收音机天綫接綫柱來的那根導線接在上邊的那个銅彈簧閘口上。地綫和從收音机地綫接綫柱來的導線接在下面的那个閘口上（圖1）。這樣，當把閘刀搬到上邊時，我們就把天綫接到收音机上；當把閘刀搬到下邊時，就從收音机上拆下天綫，而把天綫直接接到大地上。

## 4. 避雷器是什麼東西呢？可以自製嗎？

兩個帶有鋸齒的金屬片，或者兩個刀片，彼此相對，

間隔0.5公厘，就是一個最簡單的避雷器（圖2）。

這樣的避雷器極易由兩個金屬片自製而成。

當在風塵的天气或下雪時，如果天綫上集聚了靜電荷，而天綫又沒有接地時，則在放電時空氣間隙有火花衝過，電荷從天綫流入大地。亦可採用充氣避雷器（圖3），當避雷器發光時，則表示天地綫間正在放電。

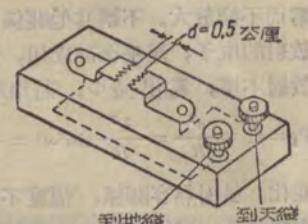


圖2

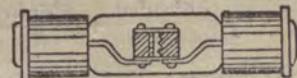


圖3

## 5. 可以用氖气灯來當作充氣避雷器嗎？

可以用氖气灯來當作充氣避雷器。

氖气灯發光時表明天地綫間正在放電，而且在夏季時還可預示可能有雷雨就要到來。

## 6. 当雷雨要到來時，应当採取那些措施呢？

为了避免發生不幸的情況，應當把收音機關掉，並將天綫接地。

夏季的雷雨經常是突然來臨的，應當準備應付這種意外情況。因此，在離開房間時必須經常把天綫接地。

（魯嵐峯譯自俄文“無線電愛好者問答集”）

〔問〕：（1）大型氣冷管832R是三個燈腳的斯科迪接法（見圖1）。（甲）測量結果 $V_1=10$ 伏， $V_2=10.7$ 伏， $V_3=14$ 伏，其矢量圖如何？（乙）調整時 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 應如何增減，才可使 $V_1=V_2$ ，請告正規調整手續。（丙）為何在丙類放大時用此接法可減少交流聲，而在乙類放大時，由於原有 $180^\circ$ 相差，接成此法後，反加重了交流聲（調幅器）。兩者的矢量圖如何？（2）大型管如892R和889燈後屏極均很粗，不易燒燬，據云燒燬是燒了柵極，為什麼？據說是不注意柵路上高頻電流大小的緣故，請以等效電路表示？（北京胡啓明）

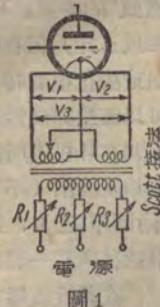


圖1

〔答〕：（1）甲、 $V_1=10$ ， $V_2=10.7$ ， $V_1$ 和 $V_2$ 相差 $90^\circ$ （圖2），故 $V_3=\sqrt{V_1^2+V_2^2}=\sqrt{10^2+10.7^2}=14.1$ 。乙、先調節 $R_1$ 或 $R_3$ ，使 $V_1=V_2$ ，然後調節 $R_2$ ，使 $V_3$ 達規定值。如不可能達規定值，則再調節 $R_1$ 和 $R_3$ ，務使 $V_1=V_2$ ，然後再調 $R_2$ 。丙、丙類放大，交流聲不能在放大器內直接起作用，因槽路阻抗對50週或其諧波，都為

圖2

零而不能放大。不講其他關係，大型電子管在使用時所放射的電子，幾乎全部應用，燈絲溫度不可稍低，否則放射不足，輸出減少。若用單相時，燈絲瞬時功率

$$P_f = ei = \frac{e^2}{R} = \frac{E^2}{R} \sin^2 \omega t = \frac{E^2}{2R} (1 - \cos 2\omega t)$$

故  $P_f$  有

變化。雖因熱容關係，溫度不完全按  $P_f$  式變化，但基本規律是相同的，因而造成  $2f$  的調制。若用斯科迪接法，則

$$P_f = \frac{E^2 \cos^2 \omega t}{R} + \frac{E^2 \sin^2 \omega t}{R} = \frac{E^2}{R}$$

和時間無關。至

於乙類放大，音頻乙類放大，屏極負荷對 50 週及其諧波的阻抗不等於零，故考慮的問題為怎樣使  $e_g$  的相當  $e_f$  為最小，所以尋常採用中心抽頭方法。

乙類音頻放大，並未將放射電子全部利用。


(2) 燈絲壽命，一般規定是截面積減小 10%，會燒斷，不一定燒毀柵極。若直流柵流不超過規定，柵偏壓不超過規定，屏壓和屏極輸入對使用頻率言，不超過規定，則柵極高頻電流不會超過規定。一般燒毀柵極，是寄生振盪所致。（錢尚平）

### 不用礦石有時能收聽廣播的道理

本刊收到許多讀者來信，詢問關於不用礦石，把耳機直接接到天線上，或將耳機一端拿在手中，另一端放在牆壁上以及一端拿在手中，另一端放在暖氣管上等情形能夠收聽廣播；茲請陳芳允同志答覆如下：

在說明前請先參閱本刊第 7 期 32 頁“礦石為什麼能檢波”的答案。耳機雖是一種線性元件（即它的電流和電壓成正比），但在輸入電壓很大而耳機的永久磁鐵磁化很強或磁化很弱時（實際情況下以後者可能性為大），却可以產生非線性的整流特性。這時，高頻電流每個上下半週在耳機內所產生的吸力不同，平均吸力的大小就不能相互抵消（不等於零），而產生一隨低頻變化的吸力（附圖甲、乙），這項吸力使耳機膜片振動，發出聲音。但這種聲音一般是不正常而有畸變的。

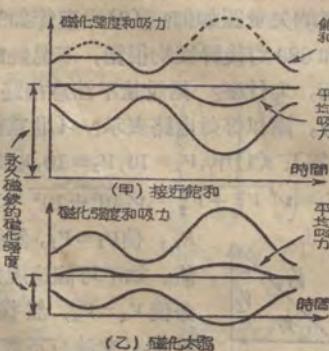在靠近廣播電台的地方，由於輸入耳機的信號強，容易發生這種現象。如果耳機的永久磁鐵很弱，它的一端不接天線而用手拿着，因為人體也可感應電波，輸入耳機，所以也會產生和接天線時的同樣效果，可以收到廣播聲音。



## 無線電

1955年第10期

### 目錄

現代無線電電子學 ..... (苏联) A.E. 别尔格(3)  
無線電前途的展望 ..... (苏联) B.A. 伏費甄斯基(6)

### 技術知識

隔離和零件裝置	..... (苏联) Д.沙羅娃(7)
擴音機維修小經驗	..... 吳兆強(8)
電子管指示管	..... 蔣煥文(9)
火車站上對旅客的播音設備	..... 駱普傑(11)
振子整流器的工作原理	..... 張瑞雪(12)
用歐姆表測定煮蠟溫度	..... 王兆鏗(13)

### 裝置、試驗、維護、修理問題

有線廣播中的系統測量	..... 沈 嶽(14)
不用儀表修理收音機的方法(1)	..... 朱希侃(16)
發信機的兩項維護小經驗	..... 葉承淵(17)
安全的电源開關	..... 張大鑒(17)
由單管機到三管機	..... 卜文洙(18)
我在肥皂盒裏裝了一部收音機	..... 葉珠琳(20)
用伏特表檢查振盪器的工作	..... 微 波 沈錦蘭(20)
用氧化銅整流器保護電流表	..... 恭 浩(21)
交流電源的限壓信號器	..... 呂鍾卿(21)
用交流電源熱直流電子管燈絲的方法	..... 卜文洙(22)
收信機旁路電容器的耗損和其檢查方法	..... 文 月(23)

### 學習蘇聯先進經驗

蘇聯的現代傳真技術（續完） ..... 海 風譯(24)  
脈衝無線電路在醫學方面的應用

..... (苏联) И.阿布里科索夫(27)  
晶体三極管作用的物理原理 ..... (苏联) H.別寧(29)

### 無線電常識講座

振盪和諧振	..... 沈肇熙(31)
無線電問答	..... (33)
封面說明：周恩來總理在觀看孩子們做的小無線電	
新華社記者 劉東鰲攝	


編輯、出版：	人民郵電出版社
地點：	北京東四六條十三號
電話：	5-6346
印 刷：	北京印刷廠
發 購：	郵電部北一郵局
總訂、代售：	全國各地郵電書店

定價每冊 2 角

一九五五年十月十九日出版


預訂一季 6 角

1—50,410

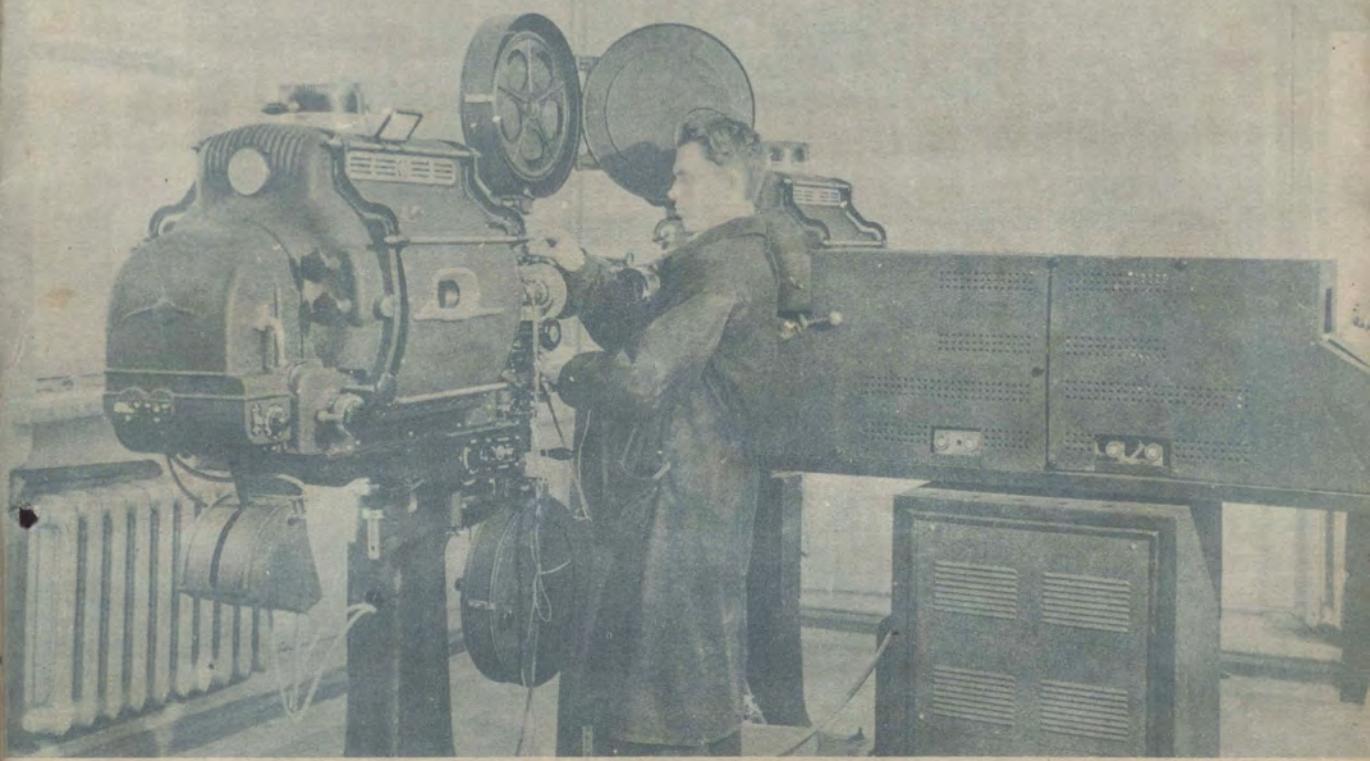

上圖：苏联托姆斯克电视中心的电影放映室的实验工作人K.傑耶夫正在調整机械。

下圖：苏联集体农莊的莊員們正在家裏欣賞电视节目。

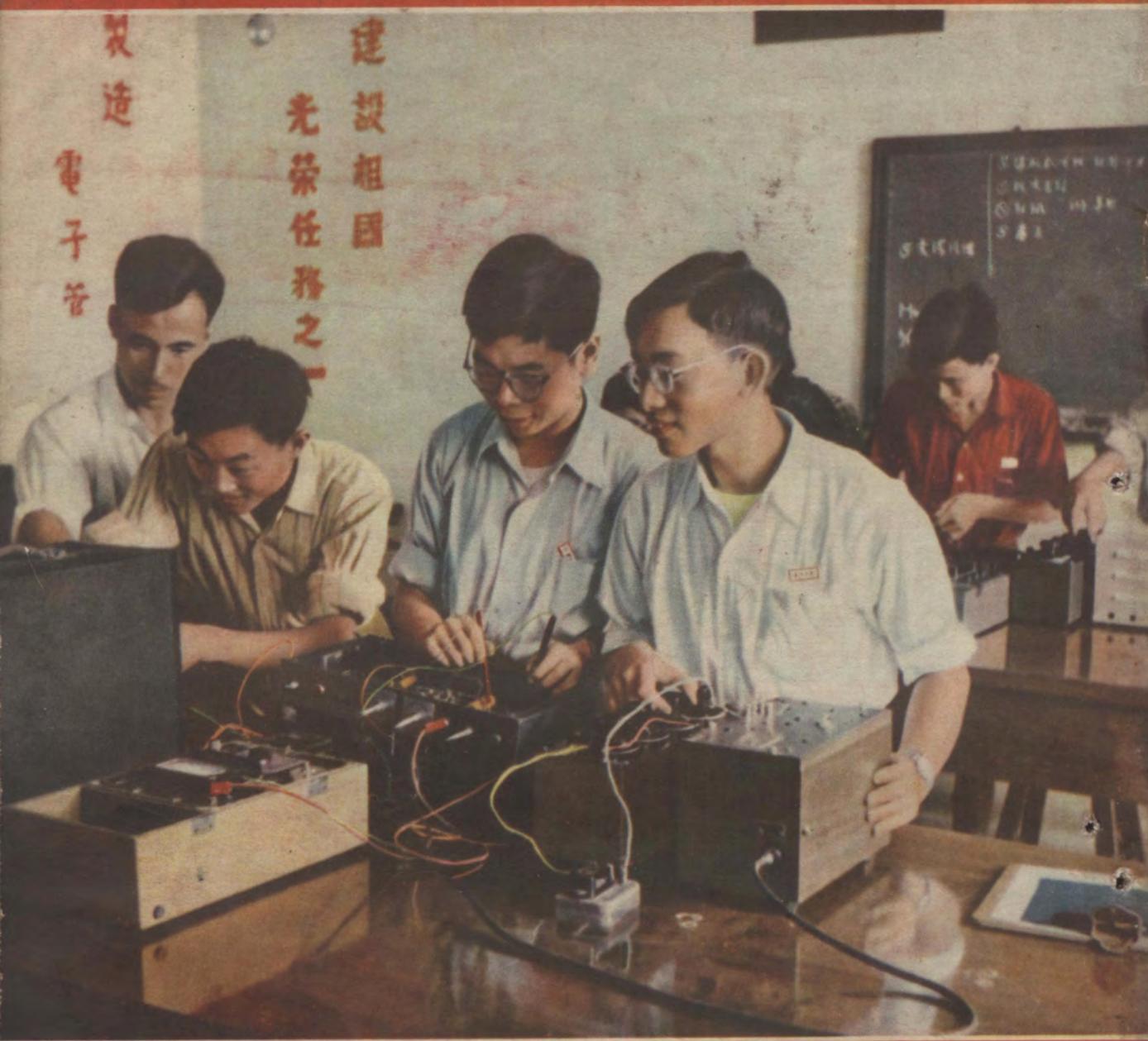

## 大学学生无线电活动情况

清华大学无线电工程系学生正在做装置扩音机的实验。