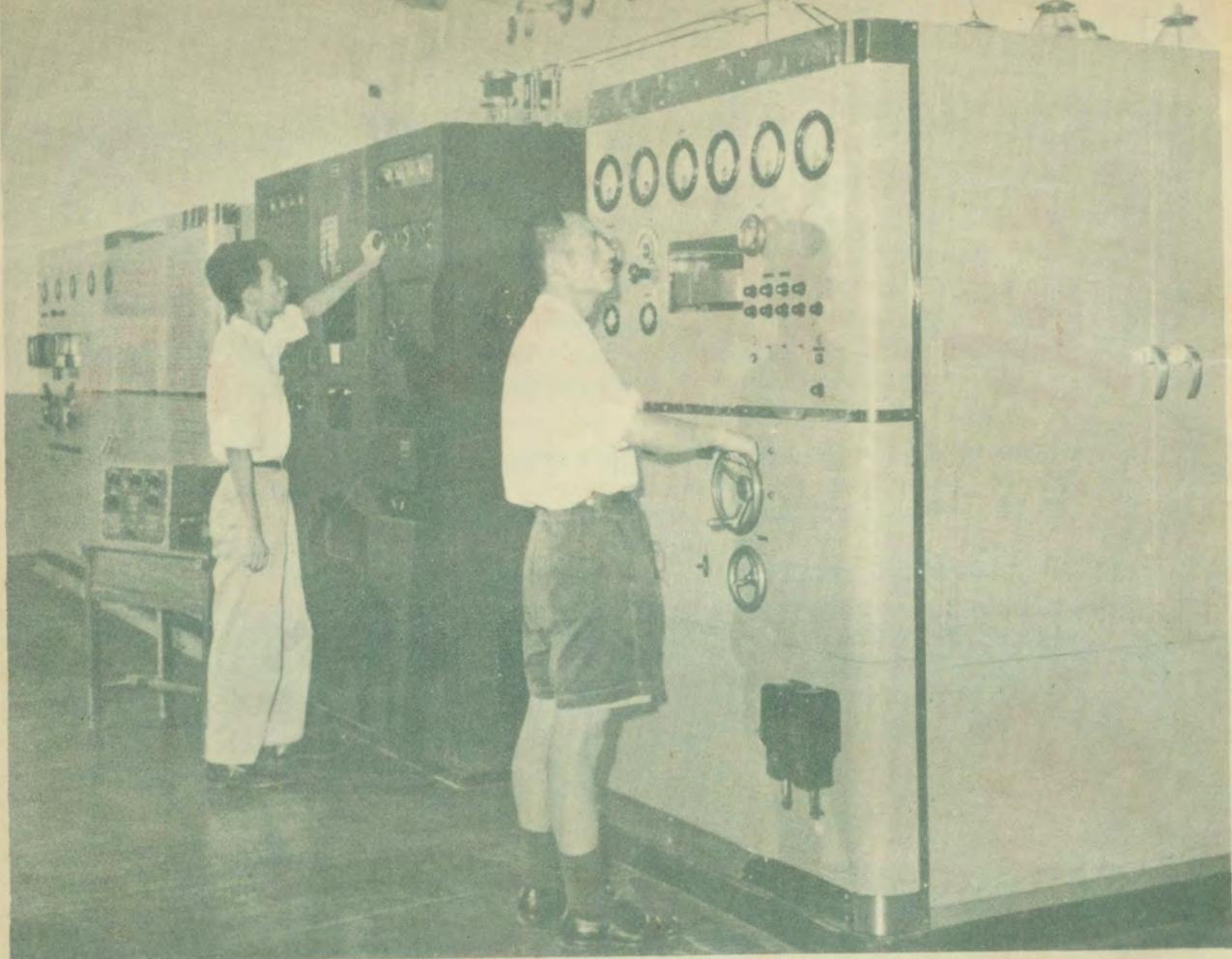


无线电

旧
1956





前进中的电信工业


上圖：上海电信局的工程技术人员和职工們，为了迎接党的第八次全国代表大会，於今年8月31日改制成了一部採用自动屏調的大型發信机。

这部發信机的輸出功率，在發無線電話时是30千瓦；發电报时是50千瓦。在我国通信方面利用这样大电力的發信机还是第一次。

（新华社 陆永楨攝）

下圖：邮电部北京器材厂新装配的15千瓦無線電發信机，它的全部零件有90%以上都是国产的。圖为該厂技术員正在进行装配。

（中国邮电工人报社 郑德海攝）

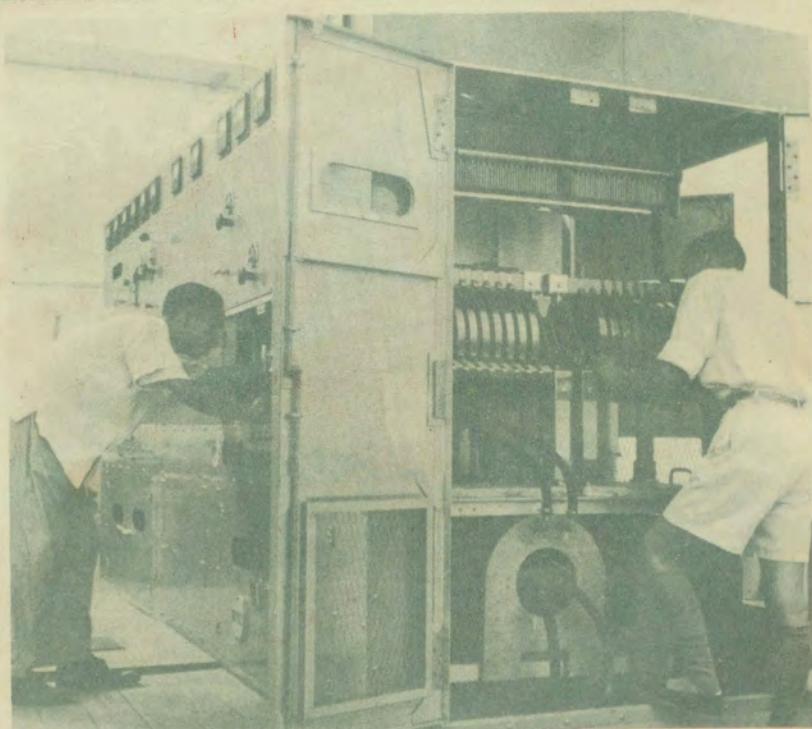



庆祝全国第一次职工科学技术普及工作 积极分子大会的召开

毛主席号召全国人民：“要在几十年内努力改变我国经济上和科学文化上的落后状况，迅速达到世界的先进水平”。为了实现这个伟大的目标，除动员科学技术工作者努力奋斗外，还必须发挥广大人民群众学习科学技术的积极性，并为广大人民群众创造学习科学技术的便利条件。

我国人口众多，科学技术基础比较薄弱，因之人民群众要求学习的科学技术项目繁多，必须动员各方面的力量，展开多种多样的群众性科学技术宣传，才能为人民群众提供学习科学技术的便利条件，来保证实现毛主席的号召。所以科学普及工作的重要性，在目前向科学进军时期更为显著。

我国主持科学普及工作的中华全国科学技术普及协会，由于党和政府的正确领导，广大人民的热烈支持和工作人员的努力，六年来对科学技术的普及工作有很大的成就。尤其是在中央提出了向科学进军的号召以后，普及工作更为活跃。此次该会会同中华全国总工会共同举办的“全国第一次职工科学技术普及工作积极分子大会”，即将于本月下旬在首都召开，通过这次大会将进一步动员全国职工向科学进军，不断提高职工的科学技术水平，检阅几年来展开科学技术普及工作的力量和成就，表扬职工中学习科学技术知识和普及科学技术工作的积极分子，总结和广泛交流经验，进一步推动科学技术普及工作的展开。

无线电是一门比较年轻而又极为广阔的科学，从60年前发明无线电报开始，逐步的又发明

了无线电、无线电广播、无线电传真和电视。在第二次世界大战中雷达得到很大的发展，微波的利用，使无线电多路通信得以实现。现在无线电技术的应用，日益广泛，它不仅在导航方面已经获得普遍的采用，而且根据电磁振荡的发射，使我们能够更多的了解周围宇宙的秘密，创造了一门新的科学——无线电天文学；利用公分波来研究原子和分子内部的振荡，以判断它们的结构，又创造了无线电频谱学。此外，如无线电远程操纵，自动化和电子计算等方面成就，也是日新月异，一日千里地在向前发展。

无线电科学的发展和应用范围是如此迅速和广泛，但看看我们，自己知道的和能够掌握的还只是其中的极小部分，这种落后状态，显然应该加以改变，并要求在一定时间内赶上世界的先进水平，只有这样，才能积极地在国家建设事业中，贡献出更大的力量。

我们无线电工作者要努力钻研无线电科学，除继续加强学习苏联和兄弟国家的先进科学技术知识外，也要学习其他国家的先进科学技术。同时还必须将无线电科学技术广泛宣传，在人民群众中培养大批具有一定水平的无线电科学爱好者。依靠党和政府的领导和支持，在普遍提高的基础上来重点深入，才能完成我们的任务。

我们对这个有关科学技术普及工作会议的召开，表示欢欣鼓舞，我们决心以展开无线电科学技术的广泛宣传工作来庆祝这个会议的召开。

磁带录音机磁带的测试与维护

杨炯樞

磁带录音为现代录音技术的发展方向，它已被广泛的应用在广播和电影事业以及一切科学部门中。宽为6.35公厘，厚为0.06—0.08公厘的磁带应用最广。磁带录音机通常装有录音、还音和消音三磁头，录音头使通过后的磁带上磁化密度起一系列的变化，这种变化完全符合于音频电流在录音头中的磁场变化。为了使录音工作点移至磁化曲线——B-H曲线（见本刊1955年7期）的

直线部分，减少频率畸变，故加入高频（50千週—100千週）偏磁同音频一起输入录音磁头。还音头和已录有声音的磁带上不同的磁场密度相切割，相应的产生了音频信号的感应电动势，达到放音的目的。消音头采用50千週到100千週的高频电流，优点是它是一种超音频，已超出人耳听觉范围以外。同时由于磁带表面磁分子方向的有规则变化，使磁化力相互抵消，磁感应强度在磁

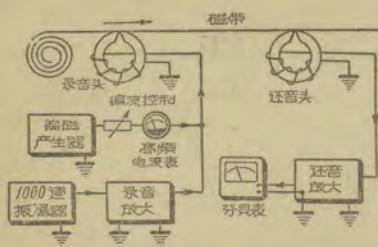


圖 1

化曲線中近于零點（不帶磁性），因而雜音也大量下降。使用磁帶錄音應正確選擇合乎

要求的技術參數，並了解它的特性，合理使用，才能提高錄音的質量。

偏磁電流大小的選擇 超音頻偏磁電流大小的選擇，在磁性錄音中佔有重要地位。它決定磁帶頻率畸變的大小，偏磁電流過低，會使低頻衰減，過高使高頻衰減。在選擇偏磁大小的過程中，音頻信號不宜过大，應在滿調幅的70%—80%左右。音頻信號過大會使非直線性畸變增大。

偏磁大小可照圖1測定。在偏磁產生器和高頻電流表間串聯一250千歐或500千歐的可變電阻，以便控制偏磁電流。

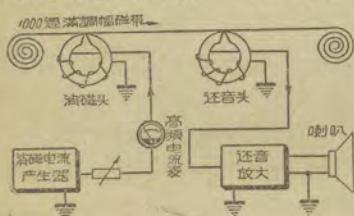


圖 2

應為滿調幅的70%—80%），錄妥的聲音立刻通過還音頭輸出，並在還音放大的輸出端接一分貝表或靈敏度較高的電壓表加以觀察。此時不斷旋動可變電阻，使分貝表讀數最大，再旋動電阻，使高頻電流表上最高值升5%—10%，可以使調幅雜音減到最小。特別注意的是這一測試，錄音和還音應同時進行。

消磁電流的決定 把錄有1000週滿調幅的磁帶通過消磁頭後，再經還音頭輸出放大（還音頭音量控制開至最大），在喇叭里聽不到聲音為最好（圖2）。

滿調幅的決定 磁帶達到最大信號電平時通

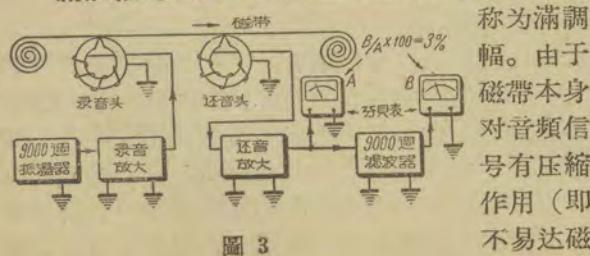


圖 3

稱為滿調幅。由於磁帶本身對音頻信號有壓縮作用（即不易達磁

飽和狀態），這就使我們決定滿調幅信號電平不以飽和來作標準，而以諧波失真百分比來作為滿調幅額定電平。可選用頻率為9000週，諧波失真為3%（包括錄音、還音放大的失真總和，要求放大失真不超過1%—1.5%）不同調幅率的信號為滿調幅。由於每種類型磁帶的磁分子厚度不同，所以對每種類型的磁帶都要進行一次滿調幅電平的校正（圖3）。

串音 磁帶是一種高導磁性的物質，成卷的磁帶在每一層上磁場密度的變化，將影響到相鄰的磁帶層上去，造成聲音重疊和有頭、尾聲現象，這是磁帶錄音中普遍存在的問題。串音效應

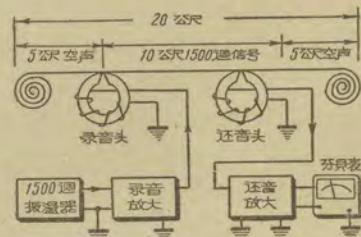


圖 4

的大小和錄音電平有直接關係，應使錄音電平和串音電平相差50分貝以上。測試錄音電平的方法如圖4。取一20公尺長的磁帶，

頭尾5公尺不錄音，中間10公尺錄1500週的信號，把此磁帶存放一星期後，使它通過還音頭輸入分貝表，當頭尾5公尺的輸出與中間10公尺的輸出電平相差50分貝時才算適宜。否則，就應改用較小的錄音電平，但也不宜低於滿調幅的70%。如錄音電平過低，此類磁帶就不適合於錄台詞，特別是女聲講話。串音大小和片基厚度有很大關係，用非高導磁體的物質隔在兩層磁帶之間，可以減低串音，但此法用時麻煩，而且加大了磁帶面積，所以使用的很少。

雜音 雜音電平和錄音電平應保持60分貝以上，否則就影響錄音的效果。磁帶錄音所引起的雜音，主要來源在磁帶和磁頭部分。

1. 片基雜音 磁帶在制作過程中磁分子的分佈不均，使單位時間內通過還音頭的磁場強度不一，就形成了片基雜音。由於磁帶不斷同磁頭磨擦，表面上的磁分子漸趨均勻，因此片基雜音逐漸減小。但要求的片基雜音不超過-40分貝（以600歐，0.001瓦為0電平）。因此，這類雜音無法完全消除。

2. 磨損雜音 由於使用不當，磁帶受到機械損傷，磨成綫紋或道道，放音時就產生雜音。防止這類雜音的方法主要是使磁帶保持清潔。在安裝磁帶時應帶細棉織手套（粗紗手套有毛不能

用），并经常用不脱毛的细长毛刷清洁磁头，尤其在室外场地录音时，更应注意。磁带通过的压轮和滑轮应非常光滑和清洁，要经常加油，使运转正常。

3. 磁头残磁现象 磁头经常处在被磁化状态之下，所以就容易产生残磁现象。如用空声磁带通过磁头时，产生“吼吼”声，就可断定为残磁杂音。消除办法是将磁头消磁。消磁器可用一30—50瓦电源变压器（不能用直流），如图5，由远渐近再由近渐远，在磁头附近慢慢移动。每反复一次的时间约10秒左右，反复二、三次后就可把“吼吼”声全部消除。消磁时要把磁头铜罩取下，同时不使消磁器和磁头直接相碰。

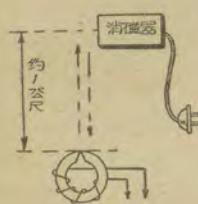


圖 5

磁带系统的频率响应特性测量 磁带从录音到还音，频率响应曲线应很平直，即从80—8000週相差不超过±3分贝。测量方法如图6，使输入录音头80—8000週频率的电平相等（80%调幅），看还音输出频率电平是否相等。如相差过大，就要检查偏磁电流是否适当，磁头位置和磨损程度如何。

倒磁带方法的建议 录音完毕后的磁带，在

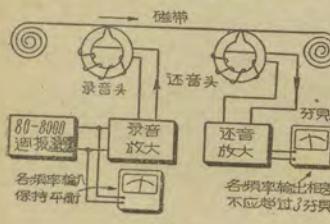


圖 6

倒回到供片盒时，建议应照图7方法从驱动滑轮下卸下，直接由收片盒倒回供片盒，这样使磁带减少磨损，延长使用寿命。

磁带保养 磁带保养得是否得当，是保证录音效果好坏的重要条件之一。

盛有磁带的片盒应直放在木制柜中的搁架上，而不应过于挤压，如图8。这样可保证空气畅通，并使磁带保持50%—60%相对湿度和摄氏10—15度的温度。这样可防止温度过高片间串音增大和磁带互相粘住；温度过低磁带缩成圆形，

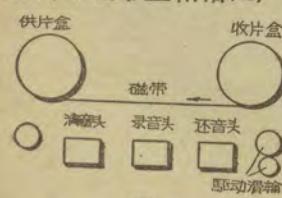


圖 7

造成录音困难。相对湿度过大或过小，都会产生杂音。

盛有磁带的木柜必须放在远离高温机器、强力电源和强力

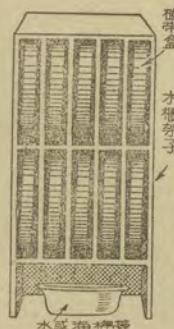


圖 8

磁场发源的地方，也不应受阳光照射。不论是否整卷或小卷的磁带，都应单独用纸包好，放在各自的片盒里，每只片盒只放一卷磁带，以免已录音的磁带对其邻近磁带引起磁化作用（串音）。

磁带片盒、片心和横子要经常保持清洁，装卸磁带时应戴白色细纱手套，以免汗渍和指印沾污磁带，引起杂音。

如何保护扩大器的话筒

长春第一机电安装公司广播站



我们都知道：话筒受到了震动或碰撞，就会减低话筒的灵敏度和音频响应曲线。特别是晶体式话筒，更怕震动。我们常遇到的碰撞有两种情况，一种是在开会时有人走路用脚拌了话筒线，将话筒拉倒，这是常见的一种。装扩音机时可将话筒线两端扣牢或挂起，便可避免。另外一种情况是升降话筒高低时（特别是报告者自己升降），旋松螺丝扣时不小心，话筒骤然降落，产生冲击，使话筒灵敏度受到影响，甚至把膜片震碎震歪，话筒内的升压变压震脱，以至损坏话筒。防止方法，可在话筒架内加装一个弹簧或升降杆上穿上一个弹簧都可，如附图。

说明：弹簧1和弹簧2是同样的作用，可以随意选用一种。弹簧的绕制可用16号钢丝先烧红退火，然后根据升降管的粗细，决定弹簧的内径大小。如果采用弹簧1，内径应比升降杆粗一点，采用弹簧2，应比升降杆细一点，弹簧圈间距离约5公厘，绕好后还需要热处理，将弹簧烧成紫红色，在水中或车油中浸一下。

用繼电器控制電話線開放廣播的經驗

万邦治 吳幼陵

目前農村有綫廣播多是利用電話線開放的，但電話線都直接引進郵電局總機，在廣播站和郵電局不設在一起時，如何把線路引進廣播站而不使廣播信號串入總機和市內電話，並且經濟合理，就成為我們的中心問題了。

我省十幾個縣在去年開放廣播時，都是把原有的縣內電話線改成先經廣播站，再由廣播站引入郵電局。採用這個辦法時，要在廣播站設控制閘刀，廣播時把線路和郵電局斷開，接入廣播機。它的好處是可以把高電平的廣播信號直接由廣播站送給用戶喇叭，因此就不致于串入郵電局總機。但這個辦法也僅僅在廣播站地址和線路路由恰巧配合得當，即廣播站設在線路經過處附近時才適宜。實際上這個條件很少遇到，何況進入郵電局的線路不止一路，是難以滿足這個要求的。

為了配合廣播工作的這一要求，我省今年新建的縣內線路在進縣城時，改為先在城外（市郊外）把各路線匯集一點，然後合併為一個杆路進入廣播站，再由廣播站進入郵電局。但這樣又遇到了一些困難：1. 把所有線路都匯集一點進站，由於線對增多，杆面型式比較複雜，必須採用4線或8線扭，增加建築費用。2. 由廣播站回到郵電局的線路，雖可附掛在市內杆上，但多數縣的市內杆沒有空位，即使有一兩空位，也難以適應突然增加的很多線對。因此造成進線困難，甚至無法進線。如果改用電纜，在目前供應上尚有困難。針對這種情況，我們試行了用繼電器控制線路開放廣播的辦法，已經在某縣試用後，覺得情況還好。現介紹如下，供作參考：

一、裝設情況：圖1為某縣線路及裝設繼電器的示意圖，從區到縣城共有電話線六對，進南門後即附掛在市話杆上進郵電局。廣播站在市區的北面，中間的市話杆上已無空位，如線路先進站，那麼這六對線就要在城外迂迴，而站與局間還得使用電纜。現在城外的甲杆裝繼電器控制箱後，再由甲杆另立杆路架設2對線進廣播站（用三條線亦可），這樣就解決了器材困難的問題。

二、電話線和廣播線的控制接續：通交

換點（區）的電話線L

（圖2）分別接繼電器
簧片1,4，由於彈簧的拉
力，接點1,4經常和接
點5,12閉合，接通去郵
電局的線路，完成平時
通話回路。廣播饋電線
接接點6,11，當繼電器
通過電流時，簧片1,2,
3,4被吸動靠向接點6,
8,9,11，線路L就經接


點和廣播饋電線接通，完成廣播回路。為了避免
通往郵電局的線路被干擾，接點8,9和簧片2,3
同時將這段線路接地，使可能引起串音的因素減
至最小。

三、繼電器在木杆上的裝置：繼電器須裝在
一個堅固的木箱里，固定在木杆上。箱子要密封，
不使塵土飛入，以免繼電器接觸點接觸不良。箱子
的大小，可以根據繼電器大小及數量決定。箱子
的式樣以圓形較好，見圖3。

四、其他應注意點

1. 裝繼電器電杆的選擇。由於多數縣的縣內
電話線在進縣城時，多是附掛在市內或長途杆上
進局的，為了避免干擾通話，因此繼電器不要附
裝在市內或長途杆上，而應選擇市外縣內電話的
獨立杆上，最好也不裝在角杆上。這根電杆的選
擇還要注意是否便於向廣播站分線。

2. 在擬裝繼電器杆子上的所有電話線條，都

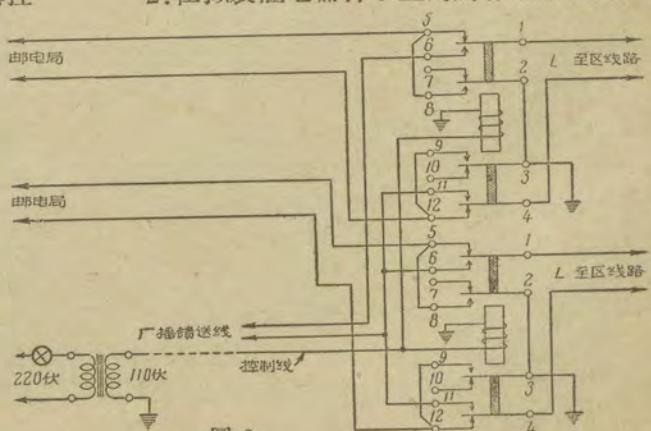

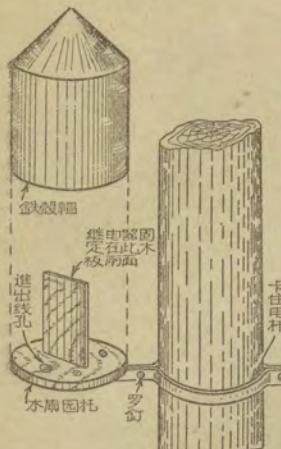


圖 3

应全部切断并終結（用W形或U形鋼腳），以便將線頭引入繼電器。

3.由广播站到繼電器的一段杆路，应选择和其它电信线路距离較远的路由。因杆上设备仅有三只弯钩，用5.5—6.0公尺木杆即可。

4.繼電器的簧片应为四刀双掷，由于广播馈电綫的电压較高，接点的接触面應該稍大（不小于3平方公厘），

簧片間絕緣要好。

5.繼電器应采用交流电源，便于調整电压。

6.应加强检修，保証繼電器各接点間接触良好。

五、使用繼電器控制的优点：

1.节省綫路建筑器材，降低工程造价，便于在市区进綫的架設。

2.特別适用于利用旧有綫路开放广播，因对原有綫路勿須迁移或改建。

3.便于将来有綫广播及電話綫的發展，因为将来有綫广播必然走向与電話綫同杆分綫或單独立杆，到那时只要把繼電器拆除，電話綫接通就行了，不必作大的改动。

高放式4管再生收音机

——北京市电器生产合作社产品介绍

刘欧 項逸民

北京市电器生产合作社出品的一种4管广播交流收音机，構造簡單，效能也很可靠。初学無綫电的人仿制也不困难，它的綫路見圖1。

这个綫路是用6SG7做調整式高放，ARP38做丙电压再生檢波，6V6做低頻放大，12F做整流（全机乙电消耗只有38毫安左右，12F已足够应付）。如改用6SK7高放、6SJ7檢波，6V6低放和5y3整流，效果也差不多。原机采用丙电压檢波的好处是收听本地强力电力时，不会因輸入信号太强而引起失真，比栅極檢波要稳定得多。

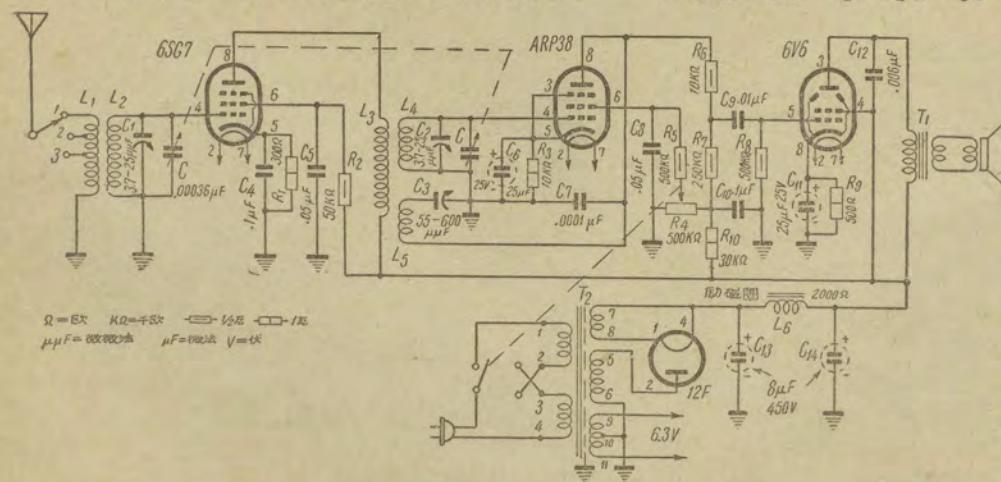


圖 1

再生力的控制，用500千欧的电位器 R_4 调节帘栅电压，也比用再生可变电容器調整来得简便平稳。綫圈是經過多次實驗和詳密設計的（做法詳后），做起来很方便。原机用12.5公厘直徑的励磁喇叭，如果改用永磁喇叭，可以把圖1中的 L_6 改为3瓦2000欧电阻。 T_1 是輸出变压器，購买时要說明配用6V6的。 T_2 是电源变压器，数据見圖2。

这架机器效果的好坏，主要关键在于綫圈繞得是否正确。 L_1 、 L_2 和 L_3 、 L_4 、 L_5 綫圈筒的直徑

大小要相同， L_2 和 L_4 的綫圈圈数和用綫綫徑要一致。具体数据如下：

1. L_1 和 L_2 用綫徑0.15公厘(38号)的漆包綫繞在外徑18公厘的圓筒上， L_1 45圈，在第20和35圈处各抽一头； L_2 165圈，兩綫圈相距2.5公厘。

2. L_3 、 L_4 和 L_5

用另一圓筒，先繞 L_5 48 圈，相距 2.5 公厘繞 L_4 165 圈。在 L_5 和 L_4 的外面裹牛皮紙 4 層，上面繞 52 圈作 L_3 。 L_3 的位置要恰好在 L_4 和 L_5 相接處的中間，如圖 3。

3. 線圈筒可以用馬糞紙、牛皮紙或道林紙自制，長度約 65 公厘，外徑 18 公厘。

4. 各線圈的綫頭應該接哪一根綫，要和圖 3 中標明的一樣，不要輕易变动，或增減圈數。

5. 線圈繞好以後，在臘里煎一下，可以防止松動和受潮。

裝置上注意的幾點

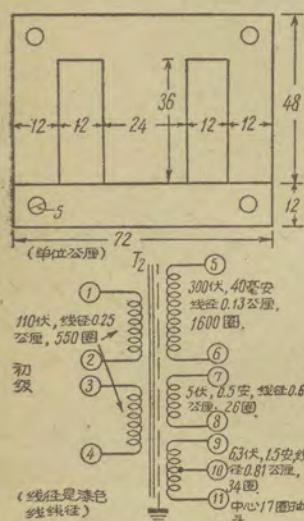


圖 2

1. 高放部分的零件和線圈，最好和其它部分的零件距離遠些，或加妥善隔離。

2. 高放線圈放在金屬底板的上邊，檢波線圈放在下邊，可以避免互相感應。

3. 各電子管屏極和棚極的接綫越短越好，尤其是檢波部分，更應注意。

4. 試驗時如果把電位器 R_4 調到最大也沒有再生，證明再生線圈 L_5 的兩頭接反，

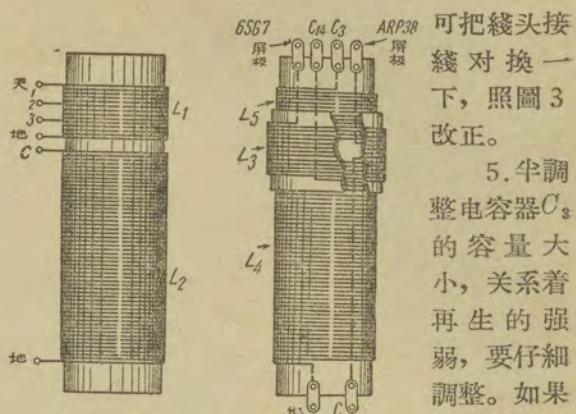


圖 3

會增加再生調節的困難，減低收音效果。總以 R_4 打開到最大時，不論雙連電容器 C 旋進或旋出，都恰有再生為最好。如果線圈繞得很適宜， C_3 也可以改用 0.0001 微法的固定電容器代替。

6. 電容器 C 上的兩個補償電容器 (C_1 和 C_2) 要細致的反復調整，務使高放級和檢波級能夠同步，否則遠地電台的音量就會大大減低或聽不到。

收音成績

這架機器在北京市收聽時，只用一根地綫，在白天除本市各電台外，還可以收到天津、保定和濟南等電台，晚間收到的電台較多，如果接用天綫後，還可以收到沈陽、哈爾濱、太原、朝鮮和日本等地的電台。有時湖北、安徽、江蘇和浙江等省的電台也可以聽得很清楚。

讓“工農之友”牌收音機放唱片

郭渭森

把“工農之友”牌收音機的線路按照圖 1 的方法加以改變，即可把它變成收音、放唱片兩用機。開關通路時與收音機原來線路一樣，可以收音；開關斷路時，在 6BA6 檢波管陰極


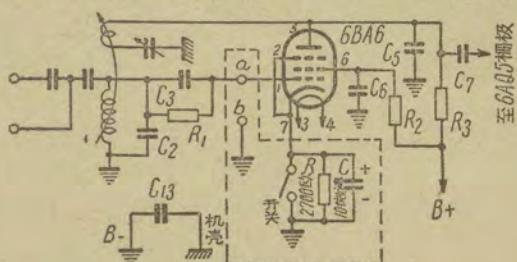


圖 1

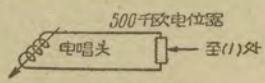與地之間加入了一個並聯的代丙電阻 R 和旁路電容器 C ，使 6BA6 由檢波管變為低頻電壓放大管。在 a 处接入電唱頭的心綫，在 b 处（即地綫）接入電唱頭的隔離綫。這樣改裝以後，用晶體電唱頭放唱片可以得到很好的效果。



在電唱頭上並聯一個 500 千歐的電位器，如圖 2。即可控制輸出音量的大小。

（編者按：“工農之友”牌收音機接地處帶市電，如與電唱頭的隔離綫接連以後，隔離綫上也帶市電，在使用時需特別加以小心，初學者或經驗不多的人請勿改接，以免發生危險。）

简单的电子管欧姆表



一般万用表测量电阻的范围较小，要扩大测量范围，如测千兆欧的电阻，就只有采用电子管欧姆表。

我們由于工作需要，按照圖1双管平衡电桥线路，裝了一架电子管欧姆表，測量范围可以从0.1欧到1000兆欧，具有設計簡單，稳定性高

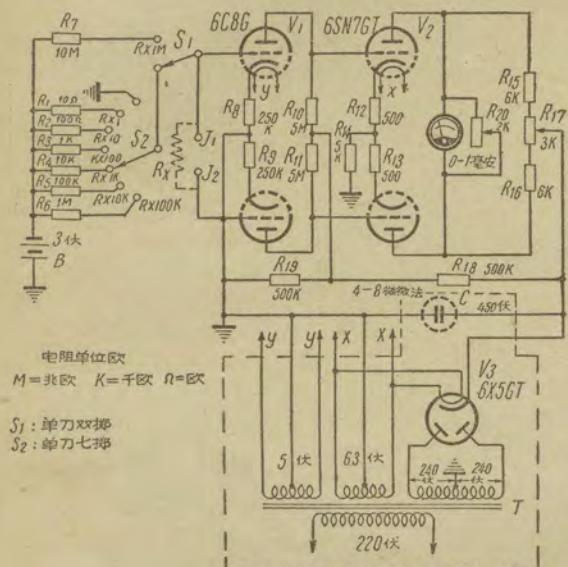


圖 1

的优点。它的工作原理和單管平衡线路相似，可以用圖2簡略說明。

圖2中 V_1 、 V_2 和 R_1 、 R_2 是电桥的4个臂，当工作管 V_1 的栅极 R_x 短路时，调节零位調整器 R_6 使电桥平衡 (V_1 屏阻: $R_1 = V_2$ 屏阻: R_2)，微安表 M 两端电位相等，电表内無电流通过；当 V_1 栅极上加接电压 C 后， V_1 屏阻改变，电桥原来的平衡

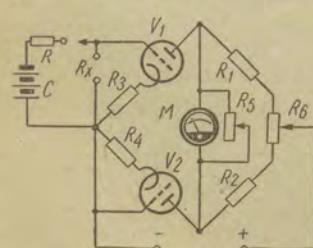


圖 2

条件破坏， M 两端的电位不再相等，就有电流通过，表針偏轉。通过 M 的电流大小和加接的电压大小成比例。因此，利用电池、标准电阻和被测电阻組成的串联回路，来改变加接到 V_1

栅極上的电压，就間接測得了被測电阻的数值。

为了使仪器保持高度的稳定， V_1 、 V_2 需采用同一程式的电子管，但 R_1 、 R_2 的数值只要大致相同，可以用 R_6 加以調整， R_5 是保护电表的分流电阻，使电表指針能偏轉到滿刻度为限。

圖1和圖2相比，多用了一只电子管，因此，灵敏度增高，表头 M 可以改用价格比較便宜的普通毫安表，从經濟上看还是合算的。而且多用了一个电子管在測高阻时，誤差也小。

圖1中采用了双三極管 6C8G 和 6SN7GT，优点是每管的三極部分特性比較接近，平衡容易。而且 6C8G 一个三極部分的栅極从頂上引出，絕緣优良，在測高阻时由电子管絕緣不良引起的誤差，就可以不再考慮。电源部分整流用 6X5G。濾波特別簡單，只用一只 8 微法电容器就可以了。

这架仪器只要注意第一級电桥作用管輸入回路零件数据的正确性（如标准电阻 R_1-R_7 誤差越小越好，在 $\pm 1\%$ 内勉强可用）和絕緣，以及表头刻度的正确，在裝置上是沒有困难的。

輸入回路中的試棒、插座 J_1 、 S_1 和 S_2 ，要求質量高，否則容易漏电，測量結果不易正确。

S_1 可以自制，取長 20 公厘，寬 5 公厘，高低相互差約 1.5 公厘的膠木三塊。最低的一塊厚約 25 公厘。每塊上下各套深約 5 公厘的 1 分螺絲口 2 个，膠木条按高低次序用螺釘把它們互隔 2.5 公厘，釘在 30×40 公厘的厚鋁板上。在膠木条的另一面，釘有如圖3 形狀的磷銅片，中間銅片一端和較低膠木条上的銅片緊密相接，如用按鈕开关把中間銅片掀下，便和較高膠木上的銅片接觸。各銅片的接觸点可鋸鉗点、鍍銀或鍍錫，务使接觸电阻最小。

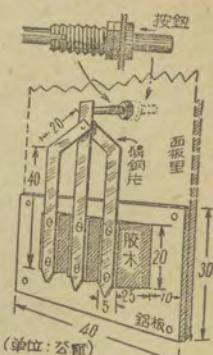


圖 3

按鈕用香蕉插座改裝，在插座一端鋸一槽，深約 2 公厘，在插孔里插入一粗細合适的膠木棍，膠木棍上打一細孔，鑲入一小段硬銅絲，使銅絲可以在槽里伸縮。插座就裝在面板上。当膠木棍掀

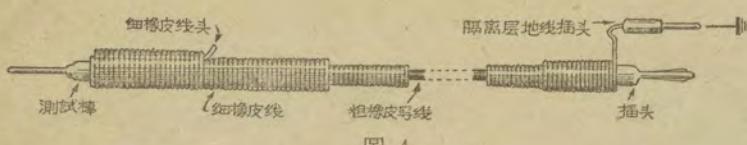


圖 4

下时，中間銅片被推向后和后一銅片接触，同时銅絲由槽中伸出，把膠木棍略微轉動，就可以把它固定，不讓膠木棍彈回。

測試棒可用普通商品，但要求導線絕緣好，電阻極小，測低阻時才不易引起誤差。接插口 J_1 的一根試棒外面要用單股細銅絲橡皮線密繞一層，作為隔離層，以免測高阻時產生感應（市上出售的隔離線絕緣不好，容易漏電，引起誤差）。繞成后的試棒如圖4。 J_1 也要求絕緣良好，可以把它裝在一塊 30×30 公厘的膠木板上，再裝到面板上。

表 电表欧姆值刻度 (50分格)

$$(R \times 1) \left[\text{刻度(格)} = \frac{R_x \times 50}{R_s + R_x} = \frac{R_x \times 50}{10 + R_x} \right]$$

欧 数	刻度(格)	欧 数	刻度(格)
0.2	0.98	12	27.27
0.4	1.92	13	28.26
0.6	2.83	14	29.17
0.8	3.70	15	30.00
1.0	4.55	16	30.77
1.2	5.36	17	31.09
1.4	6.14	18	32.14
1.6	6.89	19	32.76
1.8	7.62	20	33.33
2.0	8.35	22	34.37
2.2	9.02	24	35.30
2.4	9.68	26	36.11
2.6	10.32	28	36.84
2.8	10.94	30	37.50
3.0	11.54	32	38.10
3.2	12.12	34	38.63
3.4	12.69	36	39.13
3.6	13.23	38	39.60
3.8	13.78	40	40.00
4.0	14.30	45	40.91
4.5	15.52	50	41.65
5.0	16.65	55	42.31
5.5	17.74	60	42.85
6.0	18.75	65	43.33
6.5	19.70	70	43.75
7.0	20.59	75	44.12
7.5	21.43	80	44.45
8.0	22.22	85	44.74
8.5	23.00	90	45.00
9.0	23.70	95	45.24
9.5	24.36	100	45.45
10.0	25.00	200	47.70
11	26.19	500	49.00
12	27.27	1000	49.50

上列零件制后，即可进行电表头刻度。我們用的是50分格的表头，增加的电阻刻度($R \times 1$)就直接画在原有刻度上，具体数据见表。如所用电表是40分格，可把公式中的50改成40或将表中数值乘以 $\frac{4}{5}$ 。表面画法是把表面细心地从表头上取下，把它固定在木板上，找出刻度弧的圆心，然后用尺对准圆心点在表面上刻度。

全部零件装在一个斜面長方形金属箱里。斜面板可用厚铝板，其它部分可用铁板（形状如标题旁插图）。箱子的后半部装电源部分，用金属板和前半部隔离。电阻、电池、电子管、 S_1 、 S_2 和 M 等，都装在面板的正反面上，装时 J_1 、 S_1 和 S_2 要和面板绝缘。

各零件排列见图5，焊接无误后即可试用。

接上电源后数十秒鐘，电表指针偏转，校正 R_s 使表针回到零位（这时 S_2 接地）。然后把 S_2 旋至 $R \times 1$ 档，表针重新偏转，再校正 R_{20} 使表针轉到滿刻度处（無旁大）。此时如将 S_2 旋到 $R \times 10$ ， $R \times 100$ ……以至最高档，表针应保持

不变（最高档可能稍有偏差），証明輸入端絕緣良好。另取几个标准电阻，校驗刻度是否正确。测低阻时，如覺試棒接触不紧密，可改用彈性較强的鱸魚夾子；测高阻时，拿电阻手中的那根試棒要接 J_2 。在应用过程中，宜常注意零位是否改变（可將兩試棒短路），如仪器正常，零位是很少变动的。

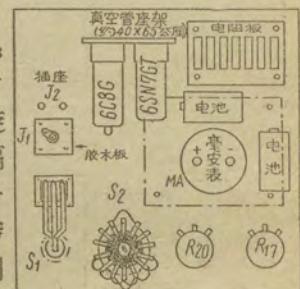


圖 5

录音机廢鋼絲的利用

长春第一机电安装公司广播站

在收音机和扩音机中常常要用一些瓦数較大的低值电阻，如代丙电阻，各种喇叭音圈假负载电阻等等。这种电阻有时很不易买到，我們用录音机廢鋼絲來繞制，結果很滿意。經過我們的測試，一公尺長的鋼絲電阻約為110歐。其他各地的同志們如有廢鋼絲也可以測試電阻值后使用。至于繞制电阻所需的襯管，瓦特大些的可以用磁管或水泥管，瓦特較小的可以用木管或紙筒。

心音扩音器制作

煤炭工业部阜新卫生学校 邓开濬

編者按：在医疗上应用的电子学仪器，應該是非常精密和可靠的，否則可能由于仪器的不够完善而引起診斷上的錯誤，造成严重后果。本文介紹的心音扩音器还存在着缺点，仅供医务工作者参考研究，并希望大家討論。

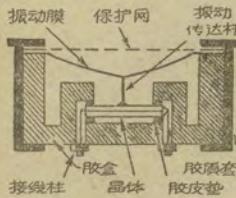


圖 1

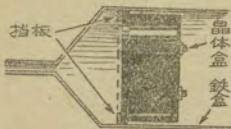


圖 2

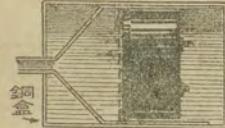


圖 3

果較好的是用酒石酸鉀納制成的晶体微音器。但是这种晶体也是有缺点的，最主要的是溫度到攝氏 63 度时，晶体就要熔解。同时，这种晶体也易吸收水份潮解，故在制作和使用时都要特別注意，小心保护，以免晶体损坏。

2、制作方法：把晶体裝在密闭的膠木盒或鐵盒內，外加保護網，再套以膠木套把它固定住（圖 1），然后裝进帶有漏斗形的小鐵盒中（圖 2），最后再把这个小鐵盒裝在較厚的銅盒或鐵盒中（圖 3）。在漏斗的尖端套一根膠皮管，膠皮管的另一端接一普通薄膜式听診器头（圖 4）。晶体的兩引出線，要用金屬隔離線，長度不要超过 10 公尺以上。引出線根部用鋼絲彈簧圈固定在銅盒上，另一端配一兩綫插头，接入扩音机的輸入端。

3、听診器头的使用和保

过去在較長时期中，医学界存在着这样的困难：学生不易正确掌握正常心音和杂音。另外，医生們在会診时，对心音杂音的認識有时也頗不一致。我們經過了長期的摸索和學習，初步制成了这样的一架心音扩音机。可以供教学和医生会診之用。

听診器头

1、听音器头

的选择：我們曾应溥膜听用各种微音器（话 診器头筒）制做了十几只听診器头，其中效

管：一、由于晶体不能受潮，也不能忍受較高溫度，因此，在使用时晶体外壳的溫度不要超过 40 度。在冬天不要把它放在暖气管或火爐附近；夏季不能讓它受强烈日光的照射。

二、使用时，如室內溫度太高时，应扭紧薄膜听診器头，更不能在这种条件下更换其他听診器头。

三、应避免过强的震动，否则晶体容易震裂。

四、防止受潮，以免晶体潮解。

五、不要用万能表測試晶体兩端是否相通，以防晶体碎裂。

扩音机部分

1、輸入和放大：晶体听診器输出極小，一定要把它放大很多倍后，才能应用。我們采用了有 4 級放大的扩音机。第一級用 6C5，第二級用 6H7，第三級 6H7 是放大和反相，第四級 2 只 6H3C 作推挽放大，整流級用 5U4C（圖 5）。

2、输出：全机輸出約 10 瓦，一部分接 10 瓦高音喇叭作为教学示教用，另一部分接到 24 只并联的晶体耳机（晶体耳机失真小）作医生会診时应用。

3、線路：这是一种阻容耦合式的線路。結構很簡單，只是反相器部分在裝置时比較困难，如电阻 R_{12} 、 R_{18} 和 R_{14} 、 R_{17} 、 R_{15} 的数值要正确，才不会出現不平衡的现象，否则 6H3C 極極所受的激励电压大小不同，容易引起失真。



圖 4

衡的现象，否则 6H3C 極極所受的激励电压大小不同，容易引起失真。

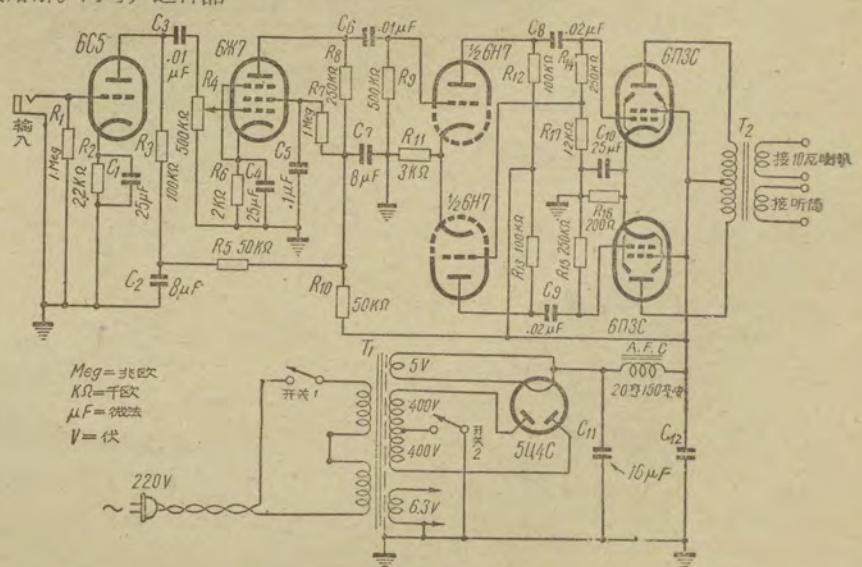


圖 5

試用結果

1、在試驗過程中，用喇叭供一班 50 名同學在示

教時收聽，在會診時用晶體耳機供 24 位醫生收聽，效果還好。但缺點是時有存在一些交流聲。聽呼吸音時，雜音較大，不容易鑑別是否正常。

利用日式“標準”型4管機改裝成5管長短波外差收音機

孙 鈞

我有一架日式標準型立式 4 管收音機。這種收音機用 58 作高頻放大，57 檢波，47B 低頻放大，12F 整流。電源變壓器次級繞有 250 伏高壓線圈。它的主要缺點是：一、收聽電台不多。二、收聽遠地電台聲音低弱。三、選擇所要收聽的電台時，既要旋轉刻度指針，還要調整再生電容器，不方便。再加上由於使用時間已久，效率低。

我利用這架 4 管機的原有零件，又添了極少量的零件，把它改裝成為一架 5 管長短波外差式收音機，線路見圖 1。改裝後效果良好。

線路中天地線回路線圈及振盪線圈都採用 LUX800 号線圈，用 2A7 電子管變頻，58 中頻放大，57 強力檢波，47B 低頻放大，12F 整流。從線路上所需零件來看，除去原 4 管機的天地線回路線圈，高放耦合線圈及高頻扼流圈拆去不用以外，其餘零件几乎全部適用。需要增添的主要零件只有 465 千週中頻變壓器一個 (IFT_1 , IFT_2)。LUX800 線圈一個，四刀雙擲式長短波段開關一個及變頻管 2A7 一只。

安裝時即利用原 4 管機底板，將中頻變壓器安裝在原來裝天地線回路線圈和高放耦合線圈的兩孔上，在原來電源變壓器附近底板空隙處另鑿一孔來安裝整流管 12F 管座，其餘四孔分別用做 47B, 57, 58, 2A7 各管管座，天地線圈 LUX800ANT 安裝在底板上，振盪線圈

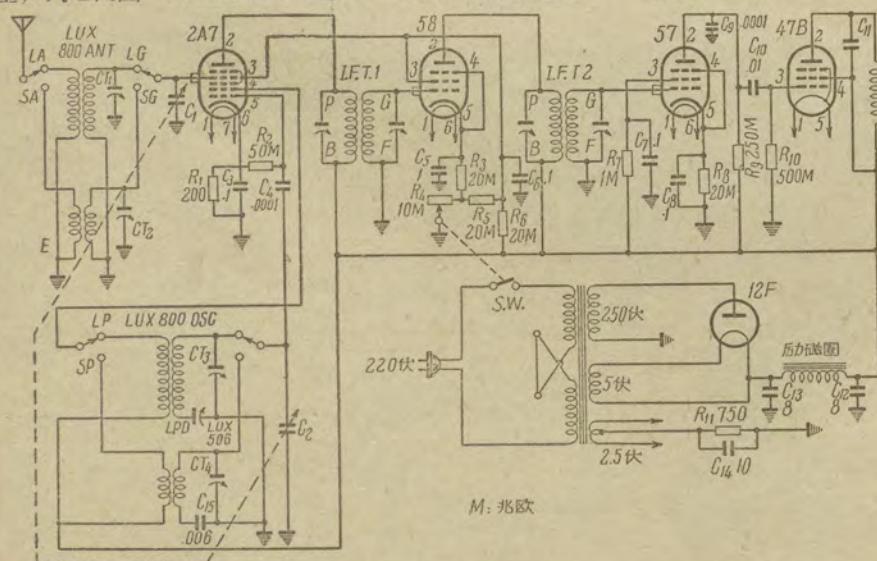


圖 1

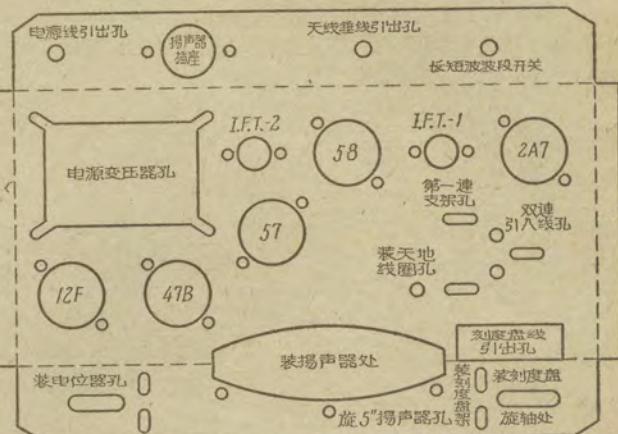


圖 2

LUX800 OSC 安裝在底板下並與天地線圈垂直排列，改裝後底板零件排列見圖 2。

線路中 C_1, C_2 為雙連可變電容器，音量控制器 R_4 為附有電源開關 $S.W.$ 的 10 千歐電位器。其餘小零件如固定電容器，電阻等可根據圖 1 中所列數值選用，如原 4 管機中內沒有的，可以添購一些。

改裝後收音機的效果比原 4 管機優越得多。一、因有短波段，可收聽國內外電台的短波廣播。二、聲音宏

亮，收聽電台的數量及音量約為原 4 管機的二到三倍。三、調諧便利，選擇電台時只需旋動雙連可變電容器，省去調整再生的手續。

圖 1 中，電子管 58 可以用 57 代替，12F 可用 12B 代替，2A7 也可用 6A7 代替，但 6A7 灯絲電壓為 6.3 伏，要單獨供給。原機的舌簧式揚聲器可用 12.5 公分的電動揚聲器代替，電動揚聲器的勵磁圈代替低頻扼流圈，原來的低頻扼流圈可省去不用。

收音机加接喇叭和耳机的方法

黃家祥

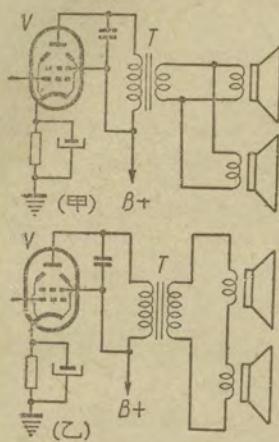


圖 1

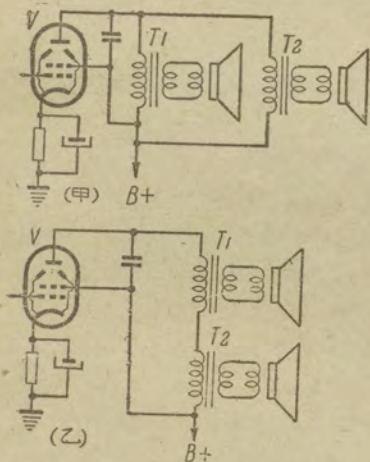


圖 2

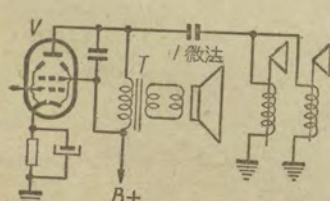


圖 3

不論是交流或直流收音机，都可以根据需要加接永磁式或舌簧式喇叭或耳机。具体接法如下：

1. 加接永磁喇叭：如加接的喇叭沒有輸出变压器，可以把喇叭的音圈同原有喇叭的音圈并联（圖 1 甲）或串联（圖 1 乙）。这种接法，各喇叭同时發音。

如加接的喇叭附有輸出变压器，接法也有兩种：并联或串联（圖 2 甲、乙）。

2. 加接舌簧喇叭：把喇叭的一端通地，另一端串联一 0.1 微法固定电容器，接到强放管屏極（圖 3），这种接法各喇叭也同时發音。口徑較大的舌簧喇叭，声音比較悅耳。

加接喇叭时要注意输出回路阻抗的配合問題。例如圖 1 甲中加裝的喇叭音圈是和原有喇叭音圈并联的，輸出变压器次級負荷阻抗減低，失去配匹，音質和音量都会受到影响。最好能換一只阻抗配匹的輸出变压器，效果就比較好。如果不換輸出变压器，加接喇叭的音圈阻抗最好大些，那末，和原有喇叭音圈并联后阻抗变动比較小，不过加接喇叭的声音要輕些。

3. 加接耳机：一兩灯收音机低放管的屏压低，屏流也小，可以把耳机直接接到低放管屏極回路里。如果管數較多，这个办法就不妥当，因为收音机末級强放管的屏流大，

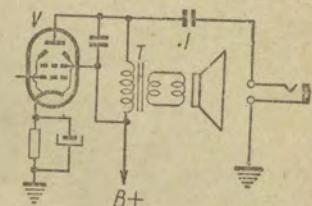


圖 4

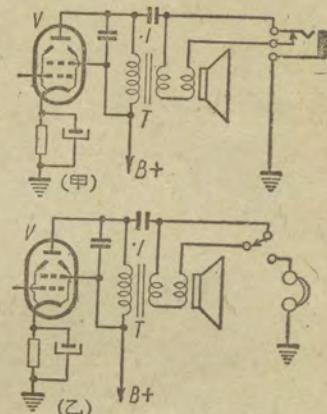


圖 5

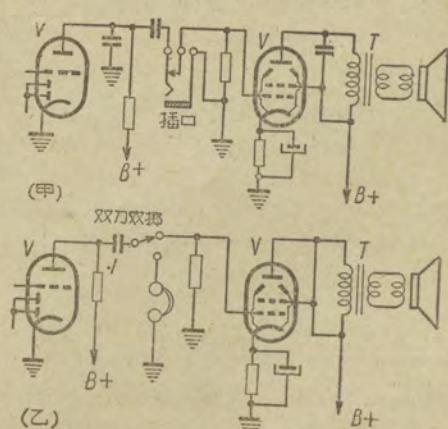


圖 6

会把耳机烧坏，可以用下面几种方法。

一、耳机和喇叭同时发音：把耳机一端通地，另一端串联一0.1微法固定电容接到低放管屏极上（图4）。

二、关掉喇叭，使耳机单独发音：用两心塞孔或单刀双掷开关，照图5、图6的接法。当耳机插入塞孔或把开关扳向耳机一端时，在图5中喇叭音圈断路；在图6中，强放管输入回路断路，都能使耳机发音。

三、单独使用耳机，图7是用输出变压器、低频扼流圈、电阻和电容配合连接耳机的方法。作用和上面相同。

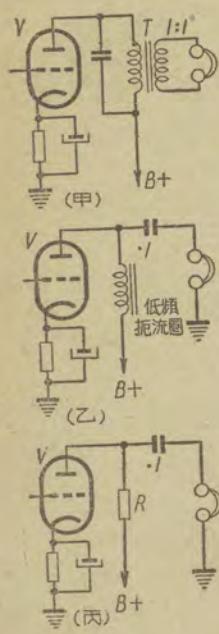


圖 7

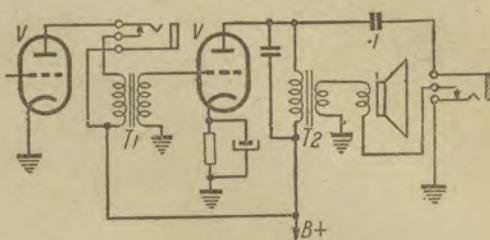


圖 8

四、图8是图6的另一种变化，在低放管的输出部分各接一个塞孔，当输入信号很弱时，可以把耳机接在末级电子管屏回路里；如输入信号较强，可改接到低放管屏回路塞孔里，免得声音过响，同时末级也因输入切断无声。

加接耳机，要特别注意不能使耳机麻电。

在一般超外差式收音机中，把耳机装在低放管输出回路上较好（如图6）。因为已有一级低放，音量已够强大，而交流声却较接在强放管屏极输出线上小得多了。

無綫電報房如何避免被有綫電報房干擾

陳治

有許多業務不很繁忙的中小型無綫电台，为了节约人員和管理方便起見，把收信机放置在城市里有綫电报房的同一个建筑物里。这样来，必然發生若干缺点，例如：1.天綫場地太小，2.城市的工业杂音和3.有綫电报房的干扰。对于第1第2两点，一般較小城市还不很严重，只有第3点是多数無綫电报房感觉棘手，难于解决。现在提出一些減小被有綫电报机械干扰的方法，以供参考。

無綫报房和有綫报房的距离 兩者之間的距离当然越远越好。但一般相隔在50—100公尺时，干扰已經很小，可以忽略。如果距离过近，在各个有綫电报机械的接合点上，并联一个火花滤波器（用电容器和电阻一只串联组成），不仅可以避免对無綫电的干扰，同时也会保护接合点不被火花燒蚀。

用作火花滤波器的电容器和电阻的大小，对接合点的动作速度和电压都有关系。人工电报机可用0.05—0.1微法的电容器和50—100欧的电阻。如果發报速度提高几倍，或綫路电压提高几倍，电容量和电阻的乘积RC值就要減小几倍。

天綫和有綫电报进局綫 有許多局的电报进局綫是采用架空明綫的，当波形不很平滑的有綫电报电流在进局綫上流过的时候，它的各种高次谐波，就会把进局綫当作天綫向空中发射。这种发射的电功率虽然小，但仍可被鄰近的無綫电收信天綫所吸收。如果进局綫在天綫鄰近或平行地經過，那么，收信天綫所感应到的有綫电报干扰的强度也許和無綫电信号的强度相当。这样，就严重地影响無綫电的接收了。

要避免这种干扰，可以从兩方面着手。

1.进局綫采用地下电缆，这是最好的方法，因为地下电缆不可能把干扰电波發射到空中来。

2.如果进局綫用架空明綫，收信天綫應該尽可能和进局綫隔得远些，而且天綫的导綫应和进局綫垂直。这样，感应的电压就会減到最小。一般單饋綫天綫（如T型，T型）很易受杂音干扰，最好改用絞合的双饋綫天綫（饋綫是用兩根膠皮綫，約每隔1尺絞一次），同时天綫的水平部分尽可能架得高些，并和进局綫垂直，会有滿意的效果。

地綫 如果無綫电机和有綫电机合用一根地

綫，那么，地綫的接綫越長或接地电阻越大，干扰情况就越严重。無綫电报房應該另裝單獨使用的地綫。采用双饋綫式天綫代替單饋綫式可得到最好的效果，因为地綫的接綫和單饋綫一样地会吸收杂音，引起干扰。

电火花干扰 無綫电报房附近应尽力避免电火花的产生。任何在开合的电器上产生的微小火花，都会对無綫电接收發出干扰电波。免除干扰的方法除在产生火花的接合点上裝濾波器外，如果能够用金属罩罩住这接点，并把这罩子通地，也很有效。从接合点接出来的电綫如果不在金属罩里，就要用金属隔离綫，把它的隔离網通地。

凡能产生干扰的机器的金属机壳都应很好的接通地綫。

徹底的办法 上述各种方法对無綫电人工机可有相当效果。但对無綫电快机，电傳机，傳真等，要求信号杂音比比較高，就不能靠这些方法。而且，在城市中除有綫电报干扰外，还有很多的工业杂音是没有方法解决的。因此，如果这个城市里的电气设备較多，而無綫电路又比較重要或繁忙，就應該在郊外选择工业杂音很低，而具有适当天綫場地的地点，裝設独立的收信台。这才是保証無綫电路質量的徹底的办法。

用普通三用表測量高阻、低阻和电容量的方法

才毅

一般小單位的無綫电修理工作者和業余無綫电工作者，常常由于仪表不够，不能测量较高或較低的电阻和电容量，現在介紹一些用普通三用表测量以上电阻和电容器的方法，以供参考。

一、测量較高电阻的方法：根据需要扩大测量的倍数加大欧姆表的电压和內阻。如

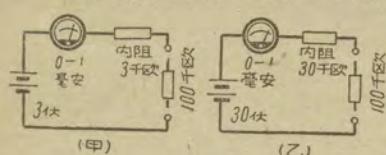


圖 1

圖 1 甲，电表內阻是 3 千欧，电压是 3 伏；圖 1 乙，电表內阻是 30 千欧，电压是 30 伏。当电表短接时圖 1 甲、乙的电流都是 1 毫安。但是在测量較高的电阻，如 100 千欧的电阻时，在圖 1 甲的情况下：

$I = \frac{E}{R} = \frac{3}{100+3} = 0.029$ 毫安，表針看不出什么摆动，而在圖 1 乙的情况下， $I = 0.23$ 毫安，表針就摆动得相当明显，差不多到了全表刻度的 $\frac{1}{4}$ 的地方。所以加大电表的內阻和电压，就可以测量較高的电阻了。

例如有一三用表，测量电阻部分的最大限 量是 0—100 千欧，已知电表电池是 3 伏，表头是 0—1 毫安，那么把欧数調到零位时，內阻 $R = \frac{E}{I} = \frac{3}{0.001} = 3$ 千欧。我們想把这个电表电阻测量范围扩大 30 倍，那么这时候

电池电压應該是 $3 \text{ 伏} \times 30 = 90$ 伏，內阻應該是 $3 \text{ 千欧} \times 30 = 90$ 千欧，接法如圖 2。應該注意，如果外接电池是 90 伏，外接电阻是 90 千欧，那么加上原来电表的电池和內阻，电池电压一共是 $90 \text{ 伏} + 3 \text{ 伏} = 93$ 伏；內阻是 $90 \text{ 千欧} + 3$

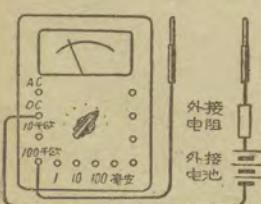


圖 2

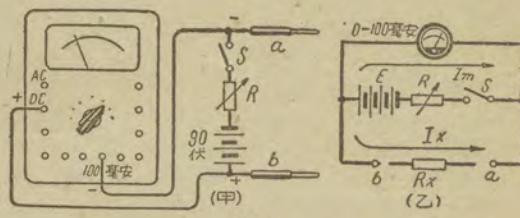


圖 3

千欧 = 93 千欧，我們在测量电阻的时候就應該把实际表針指数乘 31 倍而不是 30 倍。因为这时候电池电压 93 伏已是原来电压 3 伏的 31 倍，电阻 93 千欧已是原来內阻 3 千欧的 31 倍了。

二、测量較低电阻的方法是：加分流电阻或采用如圖 3 的方法。圖 3 甲是实体圖，乙是線路圖。在测量前将 S 合上，調整 R 使表針指 100 毫安，这时所有电流通过电表。当 ab 两端接上 R_x 时， R_x 和电表并联起分流作用，使通过电表的电流減少。 R_x 越小流过 R_x 的电流就越大，流过电表的电流就越小。如果 R_x 恰恰等于电表的內阻，那么电表指針就会指到 50 毫安的位置。 R_x 可以由下式計算出来： $R_x = \frac{I_m}{100 \text{ 毫安} - I_m} R_m$ 。 R_x 是欲测的电阻， I_m 是表針指数， R_m 是电表內阻。

这种測試方法是 I_m 越大， R_x 也越大，可以事先算

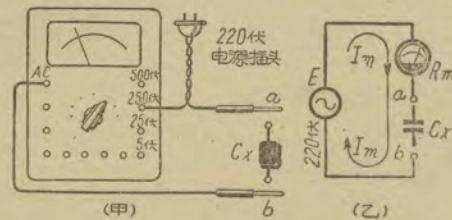


圖 4

出各种低值电阻在測試时表針所指的讀數划成表格，測量時就方便多了。

三、測量電容器的兩種方法：

1. 用交流電壓表測量電容器。在有市電的地方（例如220伏50週）可以用三用表的交流電壓部分測量電容器的容量如圖4接法。當ab短接時電表指示為220伏，當ab兩點間接入被測電容器時，電表指數立即減少，接入的電容器 C_x 越小，由於在 C_x 上降壓越大，所以電表的指數就越小，這樣可以根據電表指針的指數來判斷電容器容量的大小。如果事先找一些準確的電容器量好指示電壓數字，列成表格，可以很方便地查出被測電容器的近似值。

怎樣裝好再生式收音機

吳志樞

再生式收音機的最大優點是靈敏度高，裝置簡單，費用少。經驗證明，要收聽得好，應當尽可能用較好的零件，否則，零件太差，時常容易發生故障。用金屬底板有良好的屏蔽作用比木底板好。安裝前要根據零件的體積大小、聯接的方便，在底板上試排一下位置。調諧回路里的零件不要和其它零件擠在一起，以免因回路電流的感應作用，而產生雜音。此外，柵極的接線愈短愈好。

假使底板位置很小，可以把容易引起感應的接線和零件互成直角，迫不得已時，應當進行隔離。不過隔離罩不能用得太小，否則會影響收音機的靈敏度。

對於那些有高放和低放級的再生機，還應該前一級輸入回路和後一級輸出回路離得遠些，因為外來信號經過兩級放大後，相位正好相同，靠得近，容易引起振盪。

銲接工作很重要。沒有經驗的人常常銲不牢靠，銲完最好拉拉線頭，看看是否松動。銲接時不能用帶酸性的銲劑，銲油也不能用得太多，否則，容易腐蝕銅線。

好的再生式收音機，應該是調諧便利，再生控制平滑，全刻度盤範圍里所有電台的音量，從最大（將近振盪）到最小（幾乎沒有再生）都能自然地控制，並且音質清晰。初次裝完常發生的現象是再生過強，在耳機或喇叭中，連續發出“噠噠”聲，收不到電台，而且再生控制失去作用；或者是調諧時出現“嘰嘰咕咕”的叫聲，聽到的聲音也嘶啞失真。減少再生的方法很多，如減少再生線圈的圈數，再生電容器的容量，柵漏電阻、電容器用小一點，或者降低檢波管屏極、柵極電壓等等。此外，零件是否用得對，前後級是否發生交連等也都会引起叫噠。尤其是高頻回路中各個接地線頭，在鐵質底板上，不容易銲牢，應當把這部分所有接地線都聯在一起再好好地接在底板上的一點。

再生太弱也會碰到。接上正常電源，耳機里只聽到極小的信號，就可能是再生不足。增加再生的方法，可依照上面所說降低再生的方法，反過來進行。不過在進行之先應該檢查一下再生圈的方向是否錯誤，要是再生圈接反了，回授的能量正好和外來信號相互抵銷，自然

2. 圖5是用交流電流表測量電容器的方法。當ab兩點短接時，調整R使表針指1毫安，

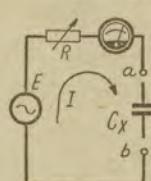


圖5

$R = \frac{220}{0.001} = 220$ 千歐（可用一個100千歐固定電阻和一個500千歐可變電阻串接）。當被測電容器 C_x 接入ab端時，電表電流減少，這樣可以根據電流的大小來判斷電容器的容量，也可以找一些準確的電容器事先量好指示電流數字，列成表格，以便查對。

應該注意用以上兩種方法測量電容器時，不能測量电解電容器。

聽不見聲音了。檢查方法，只要把再生圈兩個接頭對掉一下，接對或接反會有顯著的差別。

再生式收音機中還有一種特殊的現象叫“死點”，它會使某一頻率範圍里的信號收不到。造成這個現象的原因是天線回路的電感和電容正好和某一段頻率諧振，這時，天線回路就從再生回路里吸收大部電能，再生作用停止。如果在天線回路里串聯一只可變電容器，調節這只電容器，就可以消滅“死點”。

使用再生式單管機時，因為音量小，應把再生開大些，再調諧電台，這樣聽到信號時，耳機里必然會有尖叫声，然後把再生控制慢慢減小，直到清楚地聽到聲音為止。有放大級的再生機，開始時可以把再生開小些，收到電台後，再慢慢把再生開大，使聲音最響。

再生式收音機調諧不好，就會尖叫，所以調諧時要慢，不可性急。

怎樣延長調諧指示管的壽命

再 傳

有自動音量控制的收音機，為了準確地調諧，常常裝有調諧指示管。通常都稱它為電眼或貓眼，線路大致如圖1。

調諧指示管只是在調整收音機時，幫助我們找到最好的諧振點，當我們調整好以後，它就沒有什麼用處了。

如果我們使調諧指示管僅僅在我們調整收音機的時候工作，這樣便能大大延長它的壽命。

我們只要把調諧指示管的陰極接地處斷開，加裝一只電鈴按鈕，見圖2（沒有按鈕，開關也可）。當調整收音機時，按下按鈕，陰極電路接通，調諧指示管的螢光靶發出螢光，指示管正常工作。調整好了以後，放開按鈕，陰極電路斷開，此時指示管停止工作，螢光靶無螢光出現。

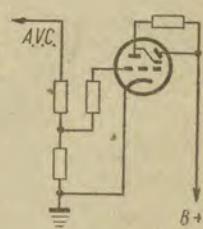


圖1

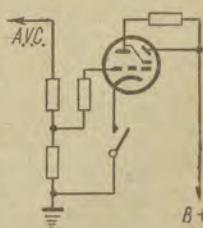


圖2

繼電器“漏点子”試驗器

曹永秋

無線電遙控設備中繼電器的好壞，不仅要看它接点的接触是否良好，調節是否方便，啓閉是否靈活，更重要的还要看它有沒有“漏点子”。一個繼電器有沒有漏点子，光靠加接电源，讓它的接点吸动几下是看不出来的。因为这种故障是由于發報的速度高（100或120字以上），繼電器接点来不及灵活摆动，稍有迟滯而产生的。

檢驗漏点子的試驗器

我們單位為了鑑別繼電器有無漏点子現象，裝了一部如附圖所示的簡單試驗器。圖中電子管用6SN7（也可用12SN7或2只6C5、6J5代替）。整流部分可灵活利用原有收、發信機的电源設備，那就更為經濟。R_y是一只12或24伏的繼電器，一般通過6—8毫安即可啓閉（裝置時可適當串并聯電阻，以獲得所需電流）。這只繼電器一定要保證有良好的質量，沒有漏点子現象，否則就無法檢驗別的繼電器了。

試驗器輸入接在收信機輸出端，接收被測發信機所發出的連續脈冲信号。脉冲信号可用自動發報機供給（也可用一交流小馬達帶動齒輪，齒輪交連到一圓盤，在圓盤上刻有等距的槽，控制電鍵的啓閉。如果適當調節它的轉速，就能獲得每分鐘几百個連續脈冲信号。試驗器輸出（R_y的兩個接點）可接低頻振盪器、蜂鳴器或電鈴小電珠等，使產生一個信號，能表示出漏点子即可。

試驗器的工作原理

我們用發信機每分鐘發約700—800個連續脈冲信号（即每分鐘發100字以上的速度）。再用收信機接收後輸入試驗器左半個6SN7的柵極，柵偏壓用負16伏，由分壓電阻R₄上取得，由於柵偏壓達截止值，故只有脈冲信号輸入時，電子管才能導電。C₃、R₃構成的時間電路，使電子管不工作時，C₃逐漸充電，工作時，C₃急速放電，產生鋸齒波電壓的輸出。當發信機工作正常，輸入的脈冲信号完整時，那末產生的鋸齒波電壓也是正常的連續輸出，每個峯值僅約8伏。但如其中某一脈冲信号因有漏点子而引起殘缺，它所產生的某一鋸齒波電

壓，就因充電時間延長一倍，使輸出電壓峯值達20伏左右。這個電壓輸入右半只6SN7的柵極時，屏流增大，R_y工作，於是低頻振盪器或電鈴等就發出信號了。

關於收音機的無噪聲調諧問題

鄭寬君

在1955年4月份本刊中曾介紹過關於收音機無噪聲調諧的線路。這種線路是利用電子管屏流的有無，通過繼電器的接點來控制音頻信號的。這種繼電器的規格要求比較嚴，接點的吸拒動作，應該在它的線圈電流變化±0.1—0.5毫安時完成，因此繼電器的機械結構必須相當靈敏可靠，否則將失去自動抑制噪音的作用，或產生只有在極強信號輸入時才有音頻輸出的缺點。自制比較困難。現在介紹的是一種不用繼電器的無噪聲調諧裝置。

在附圖中，虛線上邊的是普通收音機的檢波和第一音頻放大部分。虛線下邊的是增加的無噪聲調諧裝置。R₄到R₉是收音機高壓的分壓電路。下半個6SN7的屏極電壓經過R₈取自分壓電路，R₅是可以調整的，以便取得大小不同的柵偏壓。上半個6SN7的屏陰電壓取自R₇的兩端，使屏壓較陰極電壓為正。在沒有信號輸入時，6SQ7的檢波部分沒有音頻電壓輸出，加到下半個6SN7柵極上的偏壓，是這一部分陰極到地的電壓（R₆的一部分和R₄上的電壓降）與6SQ7陰極到地的電壓（R₅上的電壓降）的差，因為這兩個電壓的極性在下半個6SN7柵陰回路中是相反的。R₅可以調整到一定數值，使下半個6SN7的柵偏壓控制它的屏流到一個適當的程度，此時，在R₈兩端產生電壓降，因而給上半個6SN7柵極以一個相當大的偏壓，使這部分的屏流截止。雖然有噪音自C₂輸入至上半個6SN7的柵極，但已不能起放大作用，收音機就沒有噪音輸出。當有外來信號輸入時，經過6SQ7的檢波，下半個6SN7的柵極上得到了一個較大的負壓，下半個6SN7的屏流截止，因此，R₈上沒有了電壓降，使上半個6SN7的柵陰間電位相等，恢復正常工作，音頻信號經C₂交連至柵極，經C₃和R₁₀輸出。

控制下半个 6SN7 屏流截止时所需音频信号电压的大小，可以调整 R_5 来确定， R_5 的箭头向图示上方移动时，外来音频信号可以小一些就可以使它的屏流截止。反之，则要大一些。 R_5 的箭头移向最上方时，因自给偏压太大，截止了屏流，全部装置失去作用，等于不加这个装置。

上半个 6SN7 做第一级音频放大，事实上因为这是一个阴极跟随器输出线路，增益小于 1，但是再经过

6SQ7 三极部分的放大，收音机的音量不会感到不够用。采用阴极跟随器输出的原因是它可以防止由于在 R_3 上电压降的变化而引起的失真现象，这种失真在下半个 6SN7 的屏流接近于截止时就会产生的。

全部装置的接线应简短并妥加隔离，否则将引起交流声。


在 503 型收音机上加装

音调调整器 何廷顺

我在 503 型收音机 6V6 电子管屏极与栅极间，加上了如图 1 的音调调整器。6V6 的部分输出电压经过 R_1 、 R_2 及 C_{28} 以反相电压加在 6V6 的栅极上，改装以后，一方面可以减少失真，一方面可以变动与 R_1 并联的一组电容器而调节音调。

具体的做法是先把 503 型收音机后面的

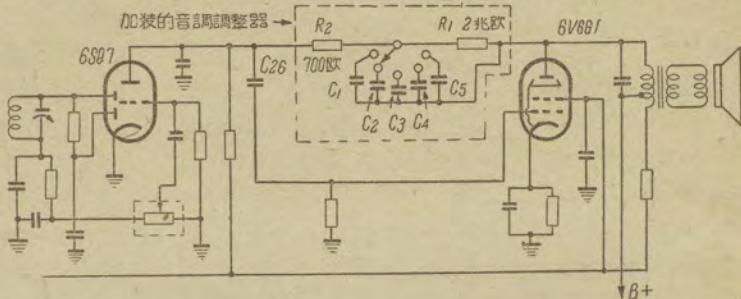拾音插口取下（因很多人没有留声机，用不着拾音插口），然后把原来接在拾音插口上的线重新焊好，焊接时注意不要与底板接触。音调选择开关 SW 就装在拾音插口里， SW 各接线脚按附图与电容器 C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 及 C_5 顺序焊好， C_1 至 C_5 的电容值可以从 0.0001 微法逐渐增加到 0.001 微法。选择开关的旋轴应与底板绝缘。



“TY 250/1000 型放大器的测量设备”一文的补充

成 鼎

本刊 8 期 “TY 250/1000 型放大器的测量设备”，其中在制造上有数处已更改的：

1. 用测量层测量阻抗时，经常发生电表不能满刻度偏转到零位。经过研究，把 V_3 6SN7 第 2 脚上的电容器 C_{11} 取消，改在 6SN7 第 2 和第 5 脚上跨接一只 .01 电容器，输出大为增加，保证可以调整到零位。改正后线路如图 1。

2. 测量设备中的灯丝电源，原来是从上面整流层供给的，那就必要先开上面的整流层供给丝压，否则音频电压表没法工作。现在测量设备中增加了一只灯丝变压器 T_1 单独供给丝压，如图 2。

3. 在有音频电压输出时，把 S_2 拨向上测阻抗， R_6 容易损坏。因此， S_4 已如图 3 改接。

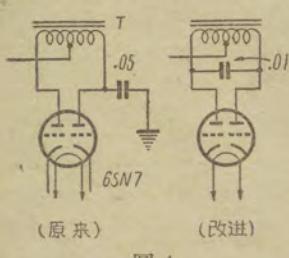


图 1

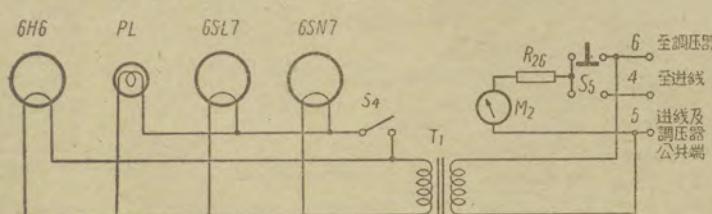


图 2

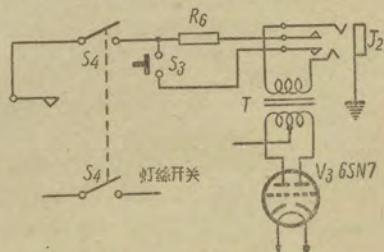


图 3

技术知识

談談收音机的結構及收音机里电子管的搭配和代用—Ⅰ

刘同康

(一)

在实际工作中，我們往往会遇到这样一类困难，比如已經有了供我們参考的綫路圖，而想仿照它做一次實驗，或是已經知道一架待修的收音机應該配用某种型式的电子管，可是因为买不到，以致無法解決問題。还有一种情况恰巧与此相反：有了电子管却找不到适当的現成綫路圖，因而同样不能解决問題。总的來說，这些都是在使用收音电子管（以下简称电子管）方面所遇到的困难。推究原因，还是在于我們自己对这方面的知識不够丰富。

要学会善于使用电子管，除了有必要好好复习电子管的基本作用原理以外，还需要进一步去認識并記住几个相互联系的部分：（1）电子管的各种型式（編號）、种类和用途；（2）收音机的基本結構、各級間的作用关系，以及各种型式的电子管在收音机中的搭配；（3）說明电子管性能的各种参数；（4）由电子管的基本綫路轉化而成的各种实用綫路。这些都是学会善于使用电子管的重要关键。本文仅就第（1）（2）兩項的主要部分加以說明。

現在先來談一談怎样进一步来認識电子管的各种型式、种类和用途。首先，我們必須对属于同类構造、性能、用途以及異类的各种最常用的和常用的型式加以分析、对比，研究每一种型式的特征，和各种型式彼此間的差異。例如，可以从这些方面着手：6SK7GT与6SJ7GT，1T4与1L4同样都属于五極管，为什么在交流式收音机里只用6SK7GT而不用6SJ7GT做中頻放大？而在电池式收音机里为什么不一定要用1T4而也可以用1L4呢？6F6GT与6V6GT同屬低頻功率放大管，而为什么在現在一般都采用6V6GT呢？6SA7GT、6A8GT与6L7同样都是七極管，而为什么現在都只用6SA7GT呢？6ST7与6SQ7GT

同屬於双二極、三極管，为什么現在大家都習用6SQ7GT呢？当然，要分析研究每一种型式的特征，是需要根据說明它的性能的各种参数，并与其他型式的参数加以对比，才能得出結論。

不但如此，我們对一些最常用的和常用的电子管的型式，还有必要記住它們，至少也得熟悉它們。这也是我們应付实际工作方面的最低要求之一。

为了便於大家做到这一点，現在把一些最常用的和常用的电子管型式分类开列在表1和表2里。

在表1里所列的电子管，是一些在超外差式收音机中最常用和常用的型式，而其中有許多也是直接放大式收音机中所最常用和常用的。表2所列，是一些直接放大式收音机中最常用的和常用的，其中有少数也是超外差式收音机常用的。有些至今还在一般收音机里使用的旧式电子管，也已經同时分列在兩表的“其他”一項下。

在这兩張表里，把各种型式根据目前的实际情況做了必要的分类，显然这种分类方法与一般电子管特性表上所載的不同，这也是为了便利大家記憶，才做这样安排。我們可以先从表1里，有系統地把一些属于1.2伏、1.4伏、6.3伏的小型管、八脚管的用途、構造、絲極电压及外形、适用电源等等記住，从而推及其他型式；然后用同样的方法，記住表2里的各种型式的用途、構造……，并联系自己的实际工作和通过翻閱电子管特性表，分析研究每一种型式的特征。

(二)

大家都已經知道，从輸入信号被放大的情況来区别，收音机的結構可以分为：（1）直接放大式和（2）超外差式兩类；前一类的結構比后一类的簡單。

現在先來談一談直接放大式收音机的結構以

表 1

及各种型式的
电子管在这种
收音机中的分
配情况。

这类收音
机按包括作用
级数的多少又
可分成下列四
式：

(甲) 0—
V—0式(註1)：
它包括一級再
生式栅極檢
波。

(乙) 0—
V—1式：它
包括一級再生
式栅極檢波，
一級低頻功率
放大。

(丙) 0—
V—2式：它
包括一級再生
式栅極檢波，
一級低頻電壓
放大，一級低
頻功率放大。

(丁) 1—
V—1式：它
包括一級高頻
放大，一級檢
波(陽極檢
波、柵極檢波
或再生式柵極
檢波)，一級
低頻功率放
大。

(戊) 1—
V—2式：它
包括一級高頻
放大，一級檢
波(情況與1—
V—1式中的
檢波級相同)，

用途 及電壓 適用電源	構造 及外形	(1) 放大														
		(2) 中(高)頻放大			(3) 檢波、低頻電壓放大			(4) 低頻功率放大			(5) 整流					
七(八)極管	三極、 七(八)極管	逐漸止 五極管	銀截止 五極管	雙二級(二級 三級)銀 截止五極管	二級(雙二級) 銀截止五極管	雙二級、 二級中μ三級管	二級中μ三級管	五級管	電子注 四極管	五極管	二極管	雙二級管	電抗器絕緣 截止三級管			
(甲) 電池用	1.2伏小型管	IA11N*		IK11N*			1511N*					2111N*(1)				
	小型管	IR5		IT4	I04, I14		I55, I15					[L104, I104]* [L154, I154]*				
	八脚管	1A7GT		1P5GT	IN5GT							1H5GT(=10)	1D8GT			
	鎳入管	IA6, ILC6		IL6S	ILC5, IUN5		ILD5		ILH4(=10)		3L4(2)	1LA4, ILB4				
(乙) 交流用	2伏	八脚管	IC7G, ID7G	1D5GP	IE5GP		IF7G(=20)	1H6G*				1H5G, 1G5G				
		其他	IA6, IC6	IA4P, 34	IB4P		IF6(=E10)	1B5/2S5*				1F4, 33				
	25伏		2A7		58.35(=)		2B7		55*	2A6		2A5, 47				
	5伏	八脚管											[S10GT, S104G] [S14C, S124]			
(丙) 交流直 流两用	63伏	小型管	6BE6	6BD6, 6B10B 6BA6				6BF6*	6A16, 6AV6 6AD6		6A05, 6AR5	6AK6, 6ARS	6X4			
		八脚管	[6SA1G, 6A1P] [6AS1, 6A1P]* 6A10C*	[6J8G, 6A8B] [6K8, 6K7]* 6A10C*	[6K7, 6K7]* 6S6Z	[669, 669C]* [651, 651C]*	[651, 651C]* [651, 651C]*	[651, 651C]* [651, 651C]*	[630, 630C]* [672, 671C]*	[6W6G, 6W6C]* [6K6G, 6K6C]*	[6X5G, 6X5C]* [6K5G, 6K5C]*	[6X5G, 6X5C]* [6K5G, 6K5C]*	6ES5*			
		鎳入管	207, 7B8 7AS(=)	257, 7J7	1A7, 7B1, 7H7		2E7, 7R7	7E6*	7B6, 7C6		7A5, 7C5	7B5	7V4, 724			
		其他	6A7	6B6, 7B 39/44			6B7, 6F(=E6)	85*	75			42, 41		[6E5, 6U5G6]		
(丁) 交流直 流两用	12.5伏	小型管	12BE6		12BD6, 12BAG6						12AT6, 12AV6					
		八脚管	12A7GT 12AB6T	12K8(六) 12SG7			12C8 12SF7(=E6)		12S7*	12S07GT, 12U7G1						
		鎳入管	1A07, 1A4B8	1A37	1A47, 1A4H7		1A47, 1A4R7	1A4E*	1A86				25L6G1	25A6	25W4G1	25Z6G1
		八脚管												43	2525	
(戊) 交流直 流两用	30伏	八脚管									30R11*		30U1M*	30U1C*		
		小型管									35B5, 35C5		25W4			
		八脚管									35L6G1		35Z6G1			
		鎳入管									35A5		35Y4			
(己) 50伏	50伏	小型管									50B5, 50C5					
		八脚管									50L6G1					
		鎳入管									50A5		50X6			

註： *苏联电子管；常有的，而不是最常用的；(1) 经常也适用于24伏；(2) 经常也适用于28伏；(3) 这里所指的是脉动直流通，而不是恒定直流通；方括弧〔〕内的型式特性完全相同；μ是放大因数的记号。

表 2

用途 及電壓 適用電源	構造 及外形	(1) 低頻電壓放大												
		(2) 高(中)頻放大			(3) 檢波			(4) 教諭輸出整流			(5) 低頻功率放大			
高μ 三級管	高μ 双三級管	中μ 三級管	中μ 双三級管	二級中μ三級管	銀截止 五級管	銀截止 四級管	雙二級管	二級管	二級電子 注四級管	低μ 三級管	五級管	馬口乙類 双三級管	七級管	
(甲) 電池用	14伏	八脚管			1G4GT	3A8G1(1)							1G6GT	
		鎳入管			1LE3								1J6G	
	2伏	八脚管			1H4G									
		其他			30			32				31		19
(乙) 交流用	1.5伏	八脚管			26, 26B									
	2.5伏	八脚管			27, 27A 27B, 56		57	24A, 24B					47B	
	5伏	八脚管			12A									
		鎳入管	6AB4	6T6	6CA, 6S4		6AU6	6AL5						
(丙) 交流直 流两用	63伏	八脚管	[6SF5, 6FS5] [6D5]*	[6S1, 6G1] [6C1]	[651, 651G] [651, 651C]	[669, 669G] [669, 669C]	[651, 651C] [651, 651C]	[6H6, 6X6C]*	[6H6, 6X6C]*				[6N7, 6H7C]*	[6L7, 6J7]*
		鎳入管	7B4	7F, 7K7	7F, 7W7	7A4	7C, 7L7	7A6						
		其他					77	38		IV				
		小燈管	12A17(1) 12AX(2)	12A07(2)			12AU6, 12AW6	12AL5						
(丁) 50伏	12.5伏	八脚管	12S15	12S17GT 12SC7	12SW1GT 12AH1GT	12JS5GT	12S15, 12W1 12SH1	12H6						
		鎳入管		14N7	14A4		14C7							
	117伏	八脚管												

註： *苏联电子管；(1) 经常也适用于28伏；(2) 经常也适用于63伏；(3) 这里所指的是脉动直流通，而不是恒定直流通；方括弧〔〕内的型式，特性完全相同；μ是放大因数的记号。

(表1中“透截止五(四)極管”項下6 SG 7 应为 [6 SG 7) (6 K 4*)]。

(表2中“中μ三級管”項下6 J 5 应为 [6 J 5, 6 C2C*], [6 C5, 6 C5*] 应为 6 C5。)

一級低頻電壓放大，一級低頻功率放大。

在以上各式中，拉丁字母 V 表示檢波級， V 字右边的数字，表示低頻放大級的級數， V 字左边的数字，表示高頻放大級的級數。对用于交流电源的收音机中的整流級則不加表示(註2)。

在这类收音机里，究竟應該分配哪些型式的电子管去工作呢？怎样的搭配合算恰当了呢？当然还是必須根据所規定的用途、構造、性能等等各方面来加以綜合考虑，好在这些都已經在表1、表2里給出范围了。

为了便于大家了解并記憶起見，現在根据这类收音机中各級不同的作用、各級間作用的前后次序关系以及所适用的各种电子管开列如下：

- | | |
|----------|---|
| 1. 高頻放大級 | 1) 遙截止五(四)極管及多組管
中遙截止五極組

2) 銳截止五(四)極管及多組管
中銳截止五極組

1) 銳截止五(四)極管及多組管
中銳截止五極組

2) 中 μ 三極管及
多組管中的中
μ 三極組 |
| 2. 檢波級 | |

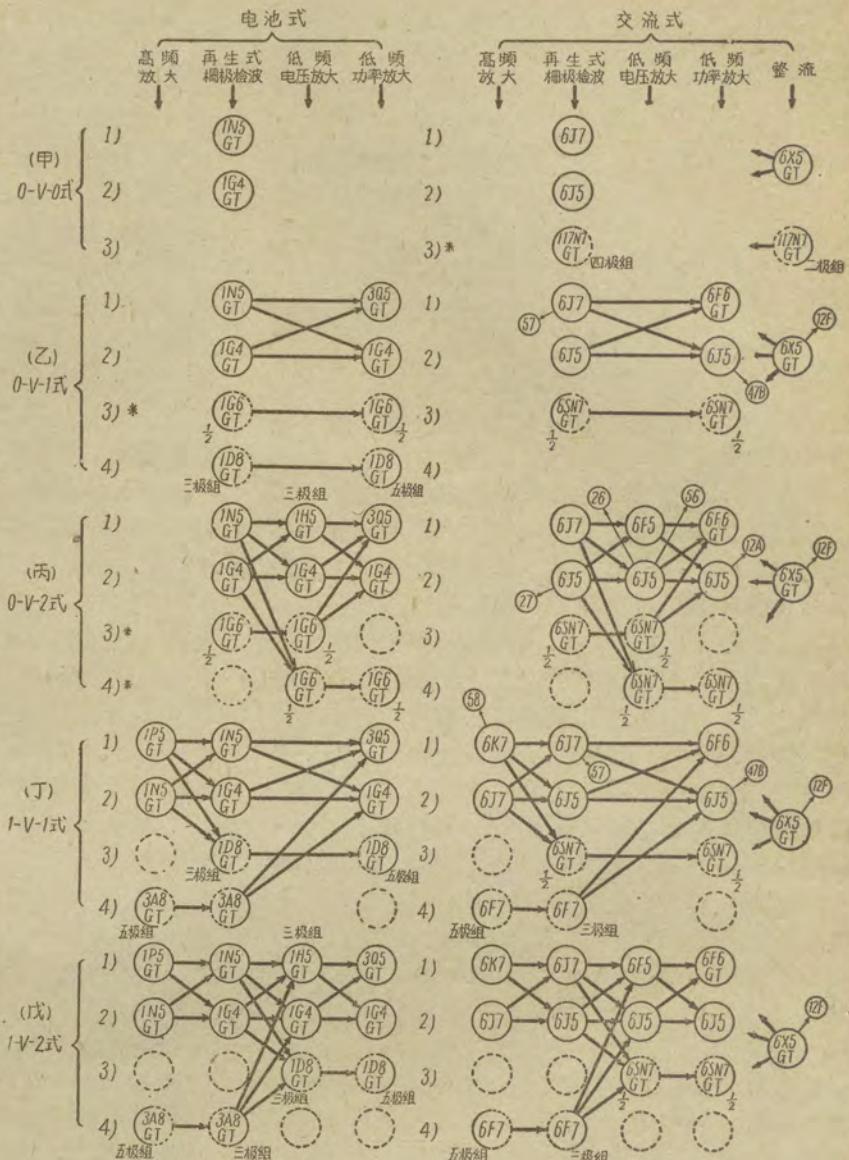


圖 1 电子管表

註有 * 的是特例；在(丁) 1-V-1 式中及(戊) 1-V-2 式中交流电子管的搭配例子中，檢波級也可采用陽極檢波；在交流式的各种搭配中，若干型式下用粗綫箭头所指出的，是可以被用来代替的型式，这些被代替的型式，在目前所存的旧式收音机中用得很多，但須注意；它们的絲極电压都与用来代替的不同。

註1：这是假定的名称，作者認為只包括一級檢波的收音机，实际上可認為 0-V-1 式的去掉一級低頻功率放大后的結果。

註2：过去，大家对于这类收音机的式样分类，都是根据所用电子管的个数来确定的。例如：用一个电子

管作檢波，一个电子管作低頻功率放大的，属于 0-V-1 式的。但是，由于多組管（复合管）的产生，这种分类方法显然已不能适用。因此作者認為，对于这类收音机的式样分类方法，还是以所包括的作用級數來确定比較合理。本文中即采取这种分类方法。

3. 低頻電壓放大級	{ 1) 銳(遙)截止五極管及多組管中銳(遙)截止五極組 2) 高(中) μ 三極管及多組管中的高(中) μ 三極組
4. 低頻功率放大級	{ 1) 电子注四極管及多組管中电子注四極組 2) 功率放大用五極管 3) 功率放大用三極管 4) 中 μ 三極管及多組管中的中 μ 三極組
5. 整流級	{ 1) 整流雙二極管 2) 整流二極管及多組管中整流二極組

在这里，虽然每一級中，适用的电子管有兩类或兩类以上，可是根据电子管本身的性能結合收音机的設計要求來說，在每一級中用第1类比用第2类要好，用第2类比用第3类要好……，括弧外的要比括弧內的好。例如，在高頻放大級里，用遙截止五極管比用銳截止的要好，五極管比四極管要好。在檢波級里，用銳截止五極管，比用中 μ 三極要好。在低頻電壓放大級里，用高 μ 三極管比用低 μ 三極管要好。但是还需联系实际情况。例如，在現在1.4伏小型管方面还没有电子注四極管，低頻功率放大自然只能用功率放

大五極管了。

实际上，还有一些例外的使用方法。比如，用遙截止五極管(組)或高 μ 三極管(組)作柵極檢波，用高 μ 乙類双三極管中的一組作檢波或低頻放大，以及用二極电子注四極管中的四極組作檢波等等。对于这些用法，只能認為为了应急而設的特例(因为都不符合电子管的性能)，不屬於一般情况。

圖1所示，是在直接放大式收音机中，电子管搭配的具体例子，用粗綫箭头表明了各級間的作用关系和次序前后，以及在不同的型式間，可以相互搭配的情况。

例如在(丙)0—V—2式中的电池式一項下面，基本型式的搭配是(1) 1N5GT、1H5GT(三極組)、3Q5GT，其次是(2) 1G4GT、1G4GT、1G4GT。但根据粗綫箭头的指引也可搭配成1N5GT、1G4GT、3Q5GT，或1G4GT、1H5GT(三極組)、1G4GT，或1N5GT、1G4GT、1G4GT等等。在使用1G6GT时，又有几种搭配方式，例如(3) $\frac{1}{2}$ -1G6GT、 $\frac{1}{2}$ -1G6GT、3Q5GT及(4) 1N5GT、 $\frac{1}{2}$ -1G6GT、 $\frac{1}{2}$ -1G6GT等等。

由此可以举一反三。任憑电子管的型式怎样多，只要正确地掌握搭配各种电子管型式的規律性，这方面的問題都可迎刃而解。(待續)

低頻放大器中的交流声

(苏联) 佛·薩羅明

低頻放大器产生的交流声并非經常是由于整流濾波器对脉动的濾除作用不够好的緣故。尚有其他的原因也可使放大器，特別是高放大率的放大器發出哼声。

裝置在机中的电源变压器、扼流圈、或唱机馬达，它們的交变磁场对放大器的第一級或第二級的感应往往是造成哼声的原因。故放大器各零件的位置排列得不够恰当，放大器輸入回路裝置不慎都可使哼声电平大大增加。

輸入回路

放大器中对交流感应最灵敏的元件是話筒变压器和电唱头。因此，裝在放大器底板上的話筒变压器必須仔細地加以屏蔽。

把电唱头或收音机接到放大器輸入端的接綫加以屏蔽也会起很大的作用。有些業余無綫爱好者

用單心金屬隔離綫做这种接綫，并利用隔離綫的外層作为回路。

但在这种情况下，唱机馬达或电源变压器的漏磁場可以在这种隔離層上感应出一交变电动势，送到放大器輸入端，因而增加了哼声电平。此外，由于隔離層和唱机或收音机底板上的交流电路間有漏电或有电容存在，在隔離層的兩端会产生哼声电压。例如：用長二公尺的單心金屬隔離綫联接唱机与放大器，隔離層的电阻为0.02欧，在放大器第一放大級电子管的柵極上用示波器可以量出哼声电压为0.2毫伏；可是在放唱片的时候，动圈式电唱头所产生的平均电压也不过在数十个毫伏。

由于上述理由，要避免哼声，應該用双心金屬隔離綫做放大器輸入端的引綫。此时隔離層專作隔離用，与輸入回路無关，放大器輸入端的哼

声感应就大为减弱。隔离层必须与放大器底板的一点相接；另一端则接到输入信号机件的底板上。

电子管及灯丝回路

放大器的输出级大都采用玻璃壳电子管，而输入级则照例采用金属壳电子管。但是电子管的金属壳并不能保证理想的屏蔽作用，使管内电极不受寄生磁场的影响。寄生磁场便从阴极飞往屏极去的电子流偏向，减少了达到屏极的电子数。在交变磁场对电子管的作用下，屏流将受到这个磁场变化频率的调制。

在线路的总增益相同的情况下，放大器的第一级使用三极管时，噪声电平比该级用五极管时

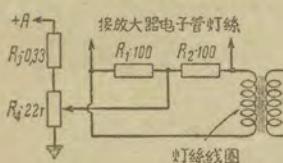


圖 1 在电子管阴极加一负电压（对灯丝而言）以减少交流噪声。

左右。电子管顶部的栅帽必须用金属帽屏蔽，并焊接到栅极金属隔离线的隔离层上。

电子管阴极和灯丝间的漏电也会显著地增加交流噪声。漏电的存在可能是由于阴极和灯丝之间存在着电容；灯丝绝缘支架的绝缘电阻值太小或由于灯丝本身的电子放射。丝压6.3伏的电子管，漏电电流不应超过0.1微安。

第一级电子管管脚间的绝缘电阻降低或者电容较大，也可能是放大器产生噪声的原因。所以建议在放大器的第一级中采用质量较好的管座。

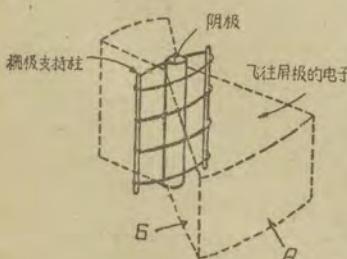


圖 2 如变压器漏磁场磁力线穿过集射四极管的方向如箭头A所示，噪声最弱；如磁力线穿过电子束的方向如箭头B所示，噪声最强。

为了减少因阴极和灯丝间漏电而产生的噪声，可用一大容量的电容来旁路阴极电阻。但是必须注意，电子管阴极回路中的电阻如不用电容分流，可以得到负反馈而减少噪

声电平。业余无线电爱好者有时不把灯丝线圈的一端接地，而改在线圈的中心接地；或者在线圈上并联一个数百欧的电阻，把这电阻的中点滑臂接到底板上。滑臂的位置则由听到噪声最小的一点来决定。如果灯丝线圈不和底板相接，而用一专用电位器 R_4 ，从公共整流器中引出一近10伏的正电位加在灯丝线圈上（参阅图1），那么结果就更好。电位器滑臂的最佳位置最好用示波器或靠听觉来选定。

零件的配置


中等电力的电源变压器，在距离它5公分的空气中所产生的磁通密度约5—10高斯。假使放大器的末前级电子管和电源变压器保持这样一个距离，那么输出端就听不到显著的交流噪声。因此高放大系数放大器（特别是录音设备用的），的电源设备，最好安装在单独的底板上。如果整流器和放大器装在一个共同的底板上，那么电源变压器的位置离开放大器电子管的距离不要小于5公分。这一点，当机器中装有录音和放音用电动机的时候，也必须同样加以考虑。各零件的排列必须使前两级的电子管不位于电动机或变压器的漏磁场中。由于考虑到漏磁场的最大场强是在沿线圈轴的方向，所以在录音用放大器中的电源变压器必须避免水平横放。变压器垂直安装时，变压器线圈轴和底板的平面互相垂直，寄生感应的可能性较小。

正如已经指出的，电源变压器的漏磁场会影响电子管的电子流。当磁力线横穿过电子管和管内电子流垂直时，这种影响最大。因为放大器的输出级通常采用玻璃壳电子管，而且电源变压器可能装在距输出管不远的地方，那么仔细地考虑输出级管座的位置排列，也会减低噪声。

在图2中，画出了大多数输出管控制栅极的构造。从图中可以看出，当磁力线和栅极的两支持柱在同一平面时，磁场对于电子流的作用最大。

末级玻璃壳电子管6D6, 676C(6V6)和673的各电极，对管座而言，几乎总是具有相同的排列方向。所以假使它们靠近电源变压器的话，可以事先决定它在底板上管座的位置。如果在想像中把一根线联接到管座的第1脚和第5脚，那么这根线的方向就应该和电源变压器的方向重合。

（苏格译自苏联“无线电”杂志1951年第10期）

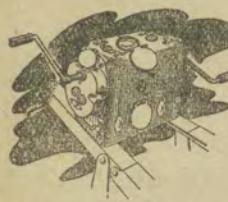

手搖發電機的構造

陳景涵

手搖發電機是利用人力作原動力的發電設備。一個健壯的搖機員連續不斷搖機半小時，約可發電 50 瓦。每次搖機如不超过 15 分鐘，且有足夠的休息時間，大致可發 60 到 70 瓦。一般的情形需要電力在 50 瓦以下時，用一個人搖，超過 50 瓦時就應該用兩個人搖。

15 瓦小型無線電台的發信機輸出功率達到滿額時，屏極和燈絲電力約消耗 45 瓦左右。在每日發報時間總計不超過 5 小時，而每次發報不超過半小時的情況下，則用一個人搖比較經濟合理。

一般手搖機都用于供給發信機電源，雖說它也可以用來供給收信機的電源，但由於收信機使用時間長，用手搖機供電，零件容易磨損，而且直流電機的炭刷和整流子間產生的火花所引起的干擾雜聲，也不易徹底消除，妨礙正常收聽工作。因此，收信機的電源不如用干電池供給較為合適。

手搖機分交流和直流兩種。交流手搖機輸出電壓隨着電鍵的啓閉有很大的波動，不適于作發

信機的電源。因此，在 15 瓦小型台上很少應用。

直流手搖機輸出高低兩種直流電壓，低壓供給發信機電子管燈絲，高壓供給屏極。例如發信機用的是 807 管，那末供給的低壓應該是 6.3 伏，高壓約 400 伏左右。直流發電機的效率比較好，而且電壓也比較穩定，以下把直流手搖機的簡單結構加以說明。

磁路 發電機有兩個磁極，它所產生的磁力線通過軛和電樞心成閉合回路。軛除作為連接磁極的磁路外兼作機壳。軛和磁極用鑄銅製成，但也有用矽鋼片製成的。電樞心用矽鋼片疊成，使渦流損失減至最小。疊成後的電樞周圍開有線槽，發電線圈就繞嵌在這些線槽里。線槽的外口較窄，在塞進了繞成後的線圈後，用木質或竹制栓子把線圈牢固地壓住。電樞心和磁極間僅有約半公厘寬的間隙，距離小，所以磁力線容易通過。圖 1 是磁路各部分的構造情形。

整流子 電樞的兩端裝有紫銅片製成的整流子。整流子的目的是把電樞上導體在正負磁極下

運動時所發生的交變電流轉變成單一方向的直流電流。整流子也叫換向器，每一片紫銅片叫換向片，片和片間用云母絕緣。換向片連同絕緣物排成圓柱體，兩端用絕緣體及螺帽緊緊壓住。為了避免在高速旋轉時換向片被離心力所甩出，所以換向片的兩端銑成錐形槽口，以便絕緣體能夾住整個整流子不讓松動。整流子的表面必須十分光滑。圖 2 是整流子換向片的構造。

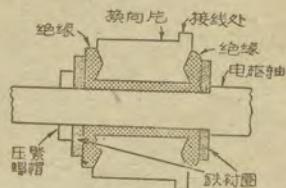


圖 2

電樞線圈繞組 發電機的高、低壓線圈繞阻共同繞在一個電樞心子上。兩線圈組互相絕緣，各有自己的整流子，實質上相當於兩個獨立的電樞。習慣上低壓線圈繞在線槽內部，高壓線圈安排在線槽外部。低壓線圈約用直徑為 1 公厘的絲漆包軟銅線繞制，在線槽里約佔 $\frac{1}{3}$ 的面積；高壓線圈用直徑 0.2 公厘的絲漆包軟銅線繞制。低壓線圈用手工直接繞在電樞上，高壓線圈則先繞在模型板上，繞成後用絕緣薄綢捆紮停當，再按次序裝在電樞線槽里。每個線圈的端子按照次序鉗接在相應的換向片上。電樞上線圈的繞法既可用疊繞，也可用波形繞法。現用疊繞法為例加以說明：假定電樞有線槽 12 個，低壓整流子也用 12 片換向片組成，高壓整流子為了避免炭刷和整流子間有過大的火花，兩相鄰換向片間的電壓不宜超過 15 伏。例如高壓是 400 伏，正負兩炭刷間應有 30

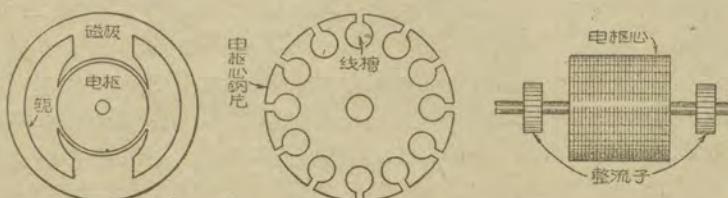


圖 1

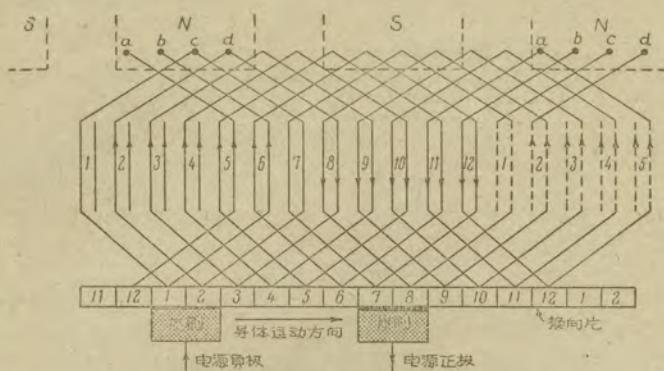


圖 3

片換向片，全波整流子60片。把相鄰兩換向片間所鉗接的線圈作為一單元，每一槓槽中除低壓線圈外，應該能容納5個單元線圈的10個線束。低壓線圈展開成平面時的繞線法如圖3所示。圖中每個線圈僅用一圈代替。

在繞制線圈前，槓槽里應先墊好硬質絕緣紙，使電樞鐵心和線圈間有良好可靠的絕緣。整個低壓線圈繞妥後，也要復一層絕緣臘布，以便和高壓線圈隔絕。高壓線圈裝進槓槽並用木栓塞緊後，線圈的兩端都應該用絲綫或麻綫捆紮。和換向片鉗接處的導線應該整理清楚，包上多層絕緣布，然後用麻綫捆紮。

繞制完工的電樞整個烘干後浸漬在絕緣油漆中，待油漆滲透到繞組內部後取出烘干。烘干的溫度應保持在攝氏110度左右，溫度太高會損壞絕緣體，溫度太低又不易使油漆干透。烘干後的油漆電樞可在車床上把附着在整流子表面上的油漆用細砂紙磨光除去。

炭刷 炭刷系用石墨粉和以銅粉壓制而成，質地柔滑，它既能和整流子緊密接觸得到良好的導電性能，又不會磨損整流子。炭刷的寬度要等於兩片換向片的

寬度，以保證在整流子轉到任何位置時炭刷和整流子間都能維持良好的接觸。如果炭刷過寬，同時和數片換向片接觸，會使這一部分線圈短路，產生過大的短路電流，把炭刷和整流子燒壞。炭刷的位置系正對着所短路的線圈上沒有感應電勢的部位。如裝置不妥，會使炭刷和整流子間發生過大的火花。低壓和高壓用的炭刷成份不同，低壓炭刷因通過的電流大，要求電阻較低，所以銅粉成份多；高壓炭刷要求電阻較大，以免短路電流過大。

電樞轉速 手搖發電機的轉速一般每分鐘約4000轉。轉速愈高，發電機的體積可以做得愈小，但是機械振動聲愈大，齒輪愈易損壞；轉速太低，體積過大，也不經濟。手搖機搖柄的轉速以每分鐘60轉左右最為适合人的動作，搖速過慢過快，都得不到最大的功率。

手搖機效率 在全負荷的情形下，傳動齒輪系統的機械效率估計約60%，而發電機本身效率約80%，故總的效率約50%左右。假定全負荷輸出功率為45瓦，搖機員所加入的機械功率應當是90瓦，只有在忽斷忽續的間歇工作條件下，一個搖機員才能

勝任，而15瓦小型電台正好具備這種工作的性質。

勵磁方式 手搖機的磁場採用複激法。在轉速保持平穩的條件下，複激法可使輸出電壓跟着負荷的增加而略有增高。在實際運用時，當負荷加重，搖速勢必略為降低，結果可以保持輸出電壓恒定不變。並激励磁電流由低壓電源供電，而高低壓負荷電流各流經串激磁線圈。串激磁場的方向應和並激磁場的方向相同，以達到相互加強的功效。圖4為磁極勵磁線圈的回路圖。

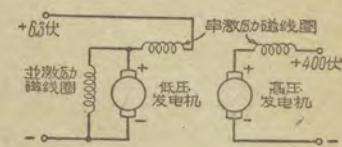


圖 4

發電电压 發電機的電動勢由磁極的磁力線數、線圈的導線數和電樞的轉速決定。當磁極的磁力線數為Φ馬克斯韋，電樞每分鐘為n轉，線圈為N圈時，發電機的感應電勢

$$E = \frac{nN\Phi}{30} \times 10^{-8} \text{ 伏。}$$

以15瓦小型台用的手搖機高壓發電部分為例，Φ=250,000馬克斯韋，n=4000轉/分，N=1200圈，可算得E=400伏。

為了進一步保證輸出電壓的穩定，除採用複激法外，往往在並激磁線圈的回路中加接一串聯電阻，這個電阻由接在低壓電源的繼電器控制。當電壓降低時，繼電器動作，把這個電阻短路，自動調升電壓；當電壓過高，繼電器又使這個電阻加大而自動降低電壓。

在我们的时代里，到处都有电子管，很长的时期内，电子管在各种用途上没有遇到过真正的对手。

不久以前，人们给老变压器找到一个新朋友——磁放大器，它给电子管一个出乎意外的沉重打击。

在普通变压器上，初级和次级的线圈是一起“坐”在山形铁心磁路的中间铁心上，只要略加变动就会变成新的仪器。现在我们来把它改装一下，将初级和次级线圈分别绕在两边的铁心上，并将它们串联起来，再在中间的铁心上另绕一个用直流电流来供给的第三个线圈。于是在我们面前放着的已经不是变压器，而是可以当做放大器来用的器具了。

我们可以看到磁放大器的构造并不复杂。大电力的磁放大器的铁心是用和变压器铁心相同的钢材做成的；而用做小电力放大器铁心的，一般都是一种铁镍合金——坡点合金，这种合金具有极大的磁性，人们能够制造出高灵敏度的磁放大器，都应该归功于这种合金。

在操纵和控制电路里用的小型磁放大器中，常常用薄的坡点合金片叠成环形的铁心。

磁放大器的工作原理是相当简单的。它是根据线圈的感抗随铁心的磁化强度而变化的原理做成的。

为了更好地了解这个原理，让我们来装设一个最简单的磁放大器。

先将线圈和它的负荷，例如喇叭，串联接入交流电路内。现在将铁心插入线圈内，线圈的感抗便增加起来，它开始“吃掉”整个电源的大部分能量，电路内的电流便显著地降低，

磁放大器

喇叭上的电压跟着降落到几分之一伏。现在再由线圈内抽出铁心线圈的阻抗就会变得很小，负荷（喇叭）上的电压就会增加到差不多等于电源电压的数值。

当移动铁心时，我们的手所花费的功率不过只相当于几个瓦，但是这种移动却能够调节数以千瓦计的功率。换句话说，这种装置就是一个放大器。

在实际的磁放大器中，当然没有人去移动铁心，线圈感抗的变化是利用第三个线圈的直流电流来“磁化”铁心而得到的。这个线圈里通过的直流电流越大，各个线圈的交流阻抗就越小，在它里面流动的交流电流也就愈大。这样，利用磁的耦合就能将很微弱的直流脉动变成强大的交流电流。

磁放大器可以和我们已经熟悉的电子管放大器相比较。在磁放大器中，电子管栅极的作用是由直流电的线圈来完成的，它叫做“控制线圈”。而交流电的线圈就叫做“被控制线圈”。在控制线圈的电路内联接着需要放大的电压装置，只通过弱电流，如热电偶，测量仪器或控制信号等。这线圈内的电流发生极微小的变

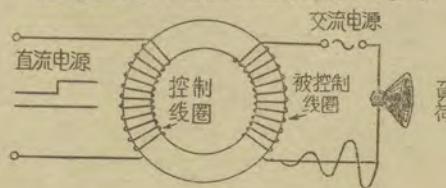


圖 1 磁放大器的基本电路

化时，在被控制线圈中就会有大得不可比较的电流发生急剧的变化。这种电流已经足以使巨大的机件或装置动作起来。

在电子管和磁放大器的竞争中，显示出来了电子管的弱点，接二连三地退出了“阵地”。其中一个原因是磁放大器有着很高的灵敏性。对于只有百分之几伏的直流电压，它都能够反应！为使磁放大器起作用而需的电力则非常微小——只要

$$\frac{1}{1000,000,000,000} \text{瓦!}$$

磁放大器的放大率是巨大的，它能将电压放大数十万倍。而且磁放大器更能有效地将电力放大。一些特殊构造的磁放大器的电力放大率达到巨大的数字—— $10,000,000$ 倍！像这样的放大率和这样的灵敏性，都是简单的电子管放大器所不能达到的。

同电子管放大器比起来，磁放大器还有许多优点。它可以放大很强的电流，而且效率很高。同时它的效率除了受尺寸大小的限制以外，再没有什么其他的限制了。

磁放大器的重量可以由数十克到数公斤。假使再估计到磁放大器从它自己的伙伴——变压器——“承继”了那些非但不怕冲刷震动，而且可以无限期长久工作不需维护修理，不需更换任何零件等这些坚固性能的话，那么它确实是电子管的一个最可怕的劲敌。

当然，磁放大器也有弱点：和电子管相反，它对交流电的频率很灵敏，使它的铁心磁化的程度不均匀，所得到的放大率对各个频率不成比例。

但是磁放大器那些无可争

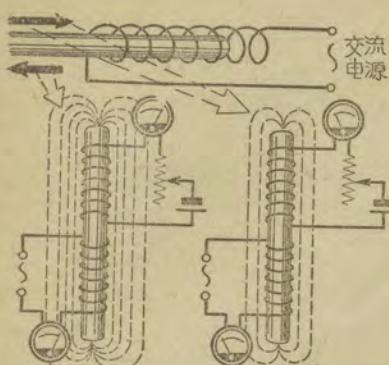


圖 2 磁放大器的作用原理：

直流信号加在控制线圈上，使铁心的磁化强度发生变化。线圈的交流感抗激烈地变化，增强或者减弱，因而使交流电路内的电流发生变化。控制线圈中电流的增强相当于将铁心由线圈中拉出；电流减少相当于将铁心移进线圈中。

辯的信点，仍然能在許多技术部門內为它打开寬广的道路。

磁放大器成为自动化和遙控，操縱和控制中必不可少的新元件。在伺服系統內，在遙測裝置中，在通訊設備中，在水下和地下電纜中（由于磁放大器的尺寸很小，可以和这些電纜裝在一起用），在溫度和壓力調節器中，在許多自動化設備中都可碰到磁放大器。

在普通的广播收音机里，也有采用磁放大器来代替电子管放大器的。

有很多利用磁放大器的有趣的例子，用来作为气爐子或石油爐子的自动溫度調節就是其中的一种。这里的磁放大器不但可以将热电偶或其他測量裝置所得到

的弱小电压加以放大，而且还能控制燃气活門以调节送到爐內去的燃料。每当爐子溫度偏离規定数值时，在測量裝置內便产生了被磁放大器放大的电流，流入二相电动机的繞組內，这种电动机能向正反两个方向旋转。电动机通过傳動器与活門及測量裝置的活动接点交連。只要溫度一有昇高或降低，电动机的軸立刻就会作相应的旋转。机軸向某一方向旋转时能使活門稍微地打开或关小，并轉动活动接点。这样一直繼續到当爐子內达到規定的溫度为止。这样的裝置有可能保持几乎不变的溫度。

有許多工業設備有时是在远达數十甚至数百公里以外的地方进行操縱的。但是要能正确地操縱就需要知道机器和設备的状态，需要用控制仪器和裝置的眼睛来监視着它們。为了这个目的，便需要有特殊的遙測裝置，將所有被控制的裝置里面所發生的变化用信号迅速而可靠地傳給工作人員。

在这样的裝置里很成功地应用着磁放大器。它可以将各种不同的測量数值傳送很远的距离，并正确地复制出来。这些裝置是很灵敏的。只要被測的数值有極小的变化，磁放大器就能把它放大許多倍，并沿导線傳到控制站，使电动机發生动作，这种电动机的裝置原理和普通的电表一样，它使指示仪表的指針向需要的方向轉动，轉动的大小則相当

于被控制数值变化的大小。

沒有疑問，应用新的磁合金，并設計新的磁放大器的線路，就可以制造出更加灵敏、簡單和《聪明》的仪表和自動机。

万永熙摘譯自(苏联)“青年技术”雜誌 1952年第10期

來稿來信、請貼郵票

亲爱的作者、讀者同志們：

由于我国邮电事業的發展和向科学进军，本社收到的來稿來信数量逐漸增加，今年1—7月收到来稿來信1万6千多件，預計今后还会增加。一部分作者、讀者的來稿來信是照邮章貼了邮票的；但是大部分來稿來信都沒有貼邮票，这些來稿來信所欠付的邮資，事实上是国家替作者、讀者負担了。这样每年由国家替作者、讀者代付兩三萬封信稿的邮資，是不适宜的，这笔費用，应当由作者、讀者自付。今后除各邮电机構和各邮电單位的本社通訊員來稿來信可用邮电公事外，作者、讀者來稿來信，都請按照邮章貼邮票（來稿請在信封上注明“稿件”，剪角，按邮章每重100公分本市邮資1分，外埠2.5分；來信每重20公分本市邮資4分，外埠8分）。

过去，有些作者、讀者的來稿來信，封面上写着“邮資总付”字样，不貼邮票。其实本社并無“邮資总付”的办法，也是应当贴邮票的。

來稿來信由作者、讀者自己貼足邮票；对于作者、讀者來說所費有限，并且已經有不少作者、讀者來稿來信时貼足了邮票，有的还附了回信邮票。

我們相信，为了不使国家負担这种应当由作者、讀者自己負担的邮費，作者、讀者同志們一定会体会这种情况，并在來稿來信时貼足邮票。

人民邮电出版社

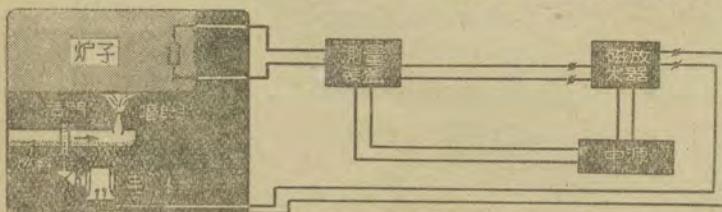


圖 3 利用磁放大器调节爐子溫度的示意圖

(苏联) M. 戈鲁巴佐夫

差不多所有无线电电器件的制造，在不同程度上，都需应用磁性材料。目前，这种称作“阿克西佛拉”的磁性材料已获得了普遍的应用。

“阿克西佛拉”是一种具有下述特点的物质：电阻率高（比金属的高 10^4 — 10^5 倍以上），损耗小，导磁率的开始值高而稳定，机械强度高，有磁致伸缩效应和一些其它的重要性质。在大量生产的情况下，利用这些材料就可使无线电电器件的价格降低。

制造“阿克西佛拉”的原料是金属的硫酸盐，先把铁粉末压成所需形状的零件，然后把它置于高温中进行数小时的烘烤。

用“阿克西佛拉”作铁心的感应线圈，它的质量因数大大超过同样尺寸的碳基铁芯的感应线圈。例如，“阿克西佛拉”铁心的线圈，在100千周时的质量因数很容易达到500—625。

在无线电技术中，最常采用氧化铁磁物作为各种变压器和扼流圈的铁心材料。

在用作50—1000千周的带通变压器中，当频率接近频率上限时，它的导磁率通常就会降低。如果应用叠片材料，就必需选用厚度极小的叠片，才能够获得足够的导磁率，因此就不能利用壳式变压器，而改用螺旋式变压器。但是用“阿克西佛拉”制成的壳式铁心，则可适用于2000千周以内或更高的频率。

利用高质量的PЧ型特种“阿克西佛拉”，就能制造出工作在100—16,000千周波段内的宽频带变压器，制成持续发送时间小于0.1微秒脉冲的脉冲变压器。如果电视中所用的横行扫描变压器采用“阿克西佛拉”铁心，就会获得良好的效果。


“阿克西佛拉”可应用在磁致伸缩设备中（例如，超音波发送器和接收器中），带阻滤波器中，和其他方面。

在100千周的频率范围的工作的磁放大感应器中，曾应用“阿克西佛拉”铁心而获得了良好的效果。在这种设备中，感应器的铁心截面通常制成不均匀的，这是使一部分磁路饱和所必需的。

“阿克西佛拉”铁心被应用在无线电设备中的许多非直线性元件上（例如在谐波发生器中）。

在某些情况下，“阿克西佛拉”可用来提高同轴电缆

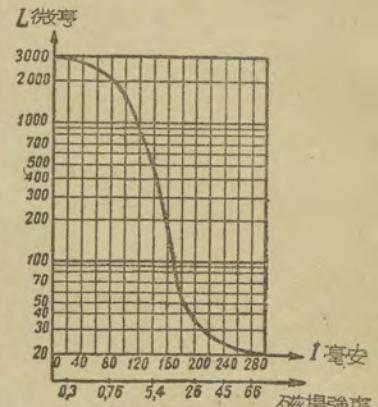的电感，并可作为波导管的调制器和衰减器。由于介电常数高（ 100^5 左右），电磁波在“阿克西佛拉”中的传播速度减低（约30公里/秒），这就使得这种材料能够应用到迟延线上。



“阿克西佛拉”

具有高的介电常数，所以可以利用“印刷法”把高频变压器的线圈直接“印在”用“阿克西佛拉”制成的铁心上。

近来，“阿克西佛拉”在小型的交流电动机和音频发生器中得到了广泛的应用。这种电动机的定子一般是用“阿克西佛拉”制成，它的转子也可用“阿克西佛拉”或金属制成，须视工作频率和工作条件而定。电枢的线圈在很多情况下，也有采用“印刷法”的趋向。

“阿克西佛拉”的导磁率在很大程度上是以外部磁场强度为转移的。利用它的这种性质，就能改变无线电发送设备振荡电路的电感量。在这种情况下，改变电路铁心的励磁线圈的电流值，就可获得很宽的重叠频带。磁性变传感器进行这种调整时，就能使电感量变化100—150倍。磁性变传感器可实现电路的遥控调谐。图1是“阿克西佛拉”铁心线圈的电感量随着励磁场强度的改变而改变的关系。

“阿克西佛拉”也可用在电子计算机上（如计算机的记忆元件上）。

“阿克西佛拉”并适用于20兆周波段以下的磁性天线。这时，不但能减小接收机的体积，并且还能提高接收机的灵敏度和选择性。

本文所谈的氧化铁磁物广泛地应用在各个技术部门中。某几种这样的铁磁物尚具有半导体的性质。相信随着时间的前进，类似的材料将会代替若干价格比它贵，性能比它次的材料。

(王希孟译自苏联“无线电”1956年第5期)

收音机的分析—I

沈肇熙

世界上的收音机，可能有数万不同設計的品种，我們姑且不談那些用半导体做成的新式收音机，以及电视、調頻（專門播送音乐的）广播中的收音机，只看市上所有的交流式，交直流兩用式，直流式，手提式，帶放唱片或播音式，單波段或全波式……等，就会覺得花样繁多，使人眼花繚亂。如果再考慮到收音机有不同的用途，如專門收听广播、電話或电报的，構造上还各有它們的特点，就显得問題更复杂化。那么，我們是否就不可能对收音机进行一般的分析了呢？

不，对于掌握了無綫电基本知識的人來說并不是这样。只要看看任何收音机里面的零件，总不外是电阻、綫圈、电容器、扼流圈、調諧回路、变压器、电子管等这些东西，如果我們已經熟悉了这些零件个別的作用，就有条件来分析它們相互配合起来后总的效用。必須指出，常見的收音机中，从工作原理和綫路來分，还有矿石式，再生式，高頻調諧式和超外差式等类型的不同，我們只准备着重談談最后一种——超外差式收音机，这一类型現在在任何用途上数量最多，道理也比較复杂，懂得超外差式的主要綫路以后，对其他型式应当是可以“举一反三”，自行了解的。

超外差式收音机是無綫电历史上極其重要的發明之一，它基本上克服了过去無綫电在通信、广播各方面所存在的主要缺点，并为电视及其他微波無綫电的应用，开辟了途径。

从最初研究收音机的制造开始，無綫电工程师們，为了使自己設計的收音机在所接收的頻率範圍內，都有很高的“灵敏度”，不变的“选择性”和“逼真度”以及良好的接收“稳定性”，曾付出了不少的劳动。他們面临着几乎無法避免的几項困难。第一項困难，我們可以用下面的公式來表明：

$$\frac{R_{rf}}{R_0} = 0.385d\sqrt{f}.$$

这个公式指出一个用一定綫徑 d （單位为圓密尔，

1密尔= $\frac{1}{1000}$ 吋，这是量綫的粗細常用的單位）繞成的單層綫圈的高頻电阻 R_{rf} ，在頻率为 f （以兆週計）时和它的直流电阻 R_0 有显著的不同。而且頻率愈高，綫圈的电阻愈大。例如用28号銅綫，它的綫徑是 12.8 密尔，那么：

$$\text{在 } 600 \text{ 千週, } \frac{R_{600}}{R_0} = 0.385 \times 12.8 \sqrt{0.6} = 3.82$$


$$\text{在 } 1000 \text{ 千週, } \frac{R_{1000}}{R_0} = 0.385 \times 12.8 \sqrt{1.0} = 4.98$$

$$\text{在 } 1500 \text{ 千週, } \frac{R_{1500}}{R_0} = 4.98 \sqrt{1.5} = 6.01$$

可見一个綫圈的电阻，由 600 千週到 1500 千週將近增加一倍。如果把这样的綫圈，用在收音机的調諧回路里，而且我們的收音机主要是靠这种調諧回路的諧振放大作用來得到增益或灵敏度的話，当我们轉动电容器由接收頻帶的一端移到另一端时，收音机的“灵敏度”豈不是会有很大的变化？

这里，我們順便指出，有一种用特殊編織綫繞的綫圈，常用在超外差式收音机的“中頻”放大器中，它在 465 千週时的 $\frac{R_{465}}{R_0} = 3.33$ ，比一般銅綫繞的綫圈高頻电阻小，所以用这种綫圈的調諧回路有很大的調諧放大作用。

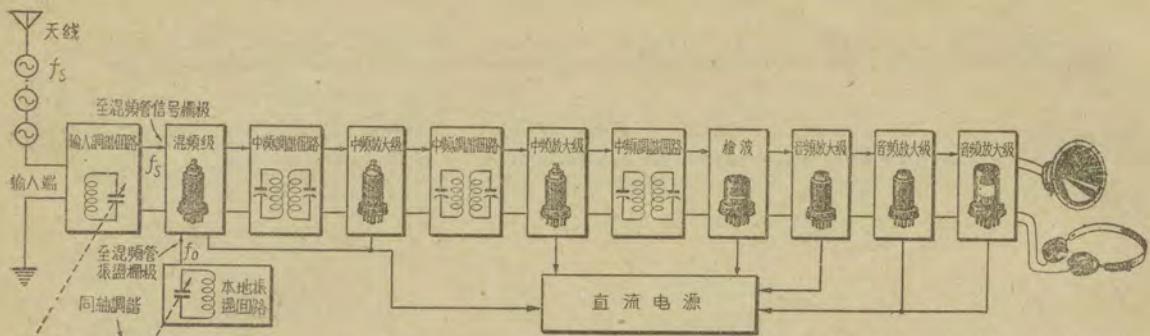第二項困难是調諧本身所引起的困难。为了要接收不同的頻率，收音机不能沒有輸入調諧回路，这通常是由轉动这調諧回路里的电容器来实现的。可是我們知道一个調諧回路的“選擇性”和它的“ $\frac{L}{C}$ 比值”有关，如果 L 不变而 C 有变化，而且如果这收音机的选择性主要是靠輸入回路的調諧作用的話，那么当我们接收不同頻率时，就会有不同的選擇性，整个頻帶的选择性將極不均匀。如果在低頻端的选择性适当，在高頻端就会不够；在高頻端如果适当，低頻端就会显得过高。选择性不够，說明調諧回路沒有起到应有的



作用；相反的，选择性过高，也并不好，因为载波的两边有上下边带频率共占一个频带，如果选择性过高，上下边带里所含的高音频成份就会被截去，影响收听的音质，显然都不会有良好的逼真度和收音效果。

所以，要在收音机所接收的频率范围内，都有均匀的“选择性”、“灵敏度”和“逼真度”，从而接收任何一个电台的音量和音质，都没有显著差别，显得十分稳定，应当说是极端困难的。超外差式收音机线路的发明者，想出了巧妙的办法，使整个收音机的“选择性”和“灵敏度”的获得，不依靠高频调谐回路来解决，而主要是靠一些工作频率固定不变的中频放大级来完成。由于中频固定不变，所以中频调谐回路的 L 和 C 都可以不变；由于中频较高频的频率低，特制的线圈可以有很低的电阻，因此调谐回路的放大作用大，而放大级的增益也可以不随频率改变。这样便克服了无线电接收历史上存在着多年的基本困难。所以超外差式接收机的重要线路，就是采用了一个变频级，把任何高频信号频率变为固定不变的中间频率。在超外差式接收机里，高频放大级是可用可不用的，而变频级（又叫做混频级）则必须要用；可是输入调谐回路虽没有担负提高灵敏度和选择性的主要使命，最好还是使用。我们可以从“差拍变频”及“杂音”的原理来说明超外差式机里输入回路的主要功用。

一个电子管如果使用得当，在栅极电压变动相当大的范围内，它输出的屏流都和栅压成正比的变化，得到放大作用，这样工作的电子管，可以认为是一个直线性元件。但是，电子管的栅压——屏流特性曲线有弯曲的部分，当屏流和栅压在这一部分变化时，它们之间的关系就不是直线的关系，而是曲线的关系。混频管所以能够起变频的作用而不只是单纯的起放大作用，就因为它是做为一个非线性元件来使用的缘故。

混频管是多极电子管，有好几个栅极。有一个栅极是接到输入调谐回路，接收到的频率 f_s 的信号电压加在这个栅极上；还有一个栅极是接本地振荡回路，有振荡频率 f_0 的电压加到这个栅极上。因此，混频管的输出屏流随着频率为 f_s 及 f_0 的两个电压，作非直线性的变化。在这样一种变化复杂的屏流里，分析起来它含有许多频率成分，其中一定有一个频率成分的频率是 $(f_s - f_0)$ 。例如，信号频率是 550 千週，本地振荡频率是 1015 千週，那么混频管的屏流里一定含有 1015—550=465 千週的频率成分，这就是我们所需要的中频；如信号频率是 1600 千週，本地振荡频率是 2065 千週，也同样会得到 2065—1600=465 千週的中频。因此，混频管的屏极输出回路，一定是一个中频调谐回路，靠了这个调谐回路的选择性，把 $f_0 - f_s$ 的中频从复杂的屏流中所含许多频率里选择出来，而后送到中频放大级去放大。

混频级的巧妙就在于通过混频作用而得到新的频率——中频。信号频率 f_s 改变，本地振荡频率也跟着改变，例如 f_s 由 550 千週变到 1600 千週（这是中波广播频带）， f_0 就自动由 1015 变为 2065 千週， f_0 跟着 f_s 而变动而且相差永远是一个中频，这一现象叫做“跟踪”。做好跟踪不是很容易的事，但由于输入调谐回路和振荡回路都是调谐回路，如果把这两个调谐回路所用的可变电容器装在一个轴上同时转动，当一个调谐的频率改变时，另一个的振荡频率自然也会有相应的改变，所以使用同轴电容器就给“跟踪”提供了可能性。超外差式机的输入调谐回路和本地振荡回路里的电容器，毫无例外的都是采用同轴双连电容器，就是这个道理。

从上面的讨论，显然要产生中频， f_s 和 f_0 两者缺一不可；不仅如此，同样道理， f_0 和 f_s 的电压中任何一个过小，也不会得到够大的中频。所以输入调谐回路的功用之一，就是对收到的信

号电压起放大作用，提高加到混频管信号栅极上的电压，完成混频；而对其他不需要接收的信号，则不起放大作用，在混频过程中也不起什么作用。

混频级是超外差式收音机的心臟，但是混频管本身却有它天生的缺点。当电子羣从陰極穿过許多栅極达到屏極的过程中，它們有許多机会撞入屏極以外的其他电極，这种現象的發生是極其杂乱的，而且是人們無法制止的，最后就表現为混频管的屏流中多了許多不規則的变化，这就是所謂电子管的“散粒噪声”，因为它的效果是在接收机的揚声器或耳机里形成为一片吵噪的声音。电子管的电極愈多，“散粒噪声”就愈大，混频管的电極比一般高頻放大管多，因此它的噪声也比較大。一般可以想像成有一个約 1 微伏的噪声电压接到混频管的信号栅極上一样。为了克服这种噪声，就需要相对的將信号电压加大，使噪声在揚声器或耳机里和信号的声音相比，只佔很微小的成分，信号声音的質量才比較有保証。所以压倒混频管的噪声，是輸入回路的第二項功用。


如果混频管是收音机的第一級，它的噪声將被以下各級依次放大，就显得特別重要；如果混

頻管是第二級，它的噪声比信号少了一級放大，就显得次要。这就是有些超外差式收音机加用一个噪声較低的高頻放大級（因放大管極數較少、噪声較少）作第一級的緣故。但是当信号频率加高（例如超短波接收机），高頻放大級往往不起放大作用，那就失去了再用的意义。許多工作在几百兆週以上的接收机，直接混频（不加高放級）就是这个緣故。

談到这里，应当指出有些收音机的“灵敏度”，規定不过只有 1—4 微伏。也就是说輸入信号只要 1—4 微伏，就能够产生音量足够的输出。这在不用高頻放大級的收音机里，并不等于把 1—4 微伏的信号直接和 1 微伏的混频管噪声电压相混，而是經過輸入調諧回路把信号电压提高 Q 倍以后才相混，所以显得噪声很小。对于这一問題，我們下次还要作更具体的說明。

輸入調諧回路，从某些方面看，它影响了一部收音机品質的均匀性和稳定性，而它始終有存在的价值，理由就在于此。

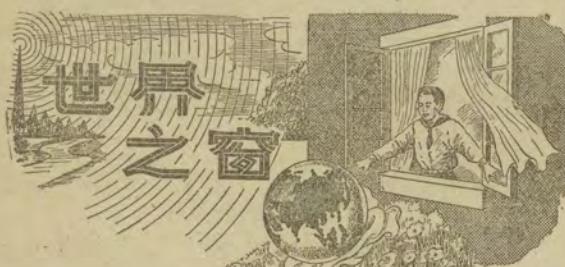这次我們所談的主要是收音机高頻部分綫路的工作原理，以后我們將通过对各級增益的簡單計算，更进一步来解釋收音机里各級的作用。



最小的無綫電發信机

在一本美国無綫电技术雜誌里，介紹了一种世界上最小的無綫电發信机。这种發信机是由美国海軍炮兵試驗室制成，用来研究炮彈飞行的彈道和空气动力的性質。

这种發信机的直徑只有 20 公厘，是用晶体三極管制成。裝在炮彈的塑膠鼻部，佔據長度 25 公厘。它的电源是用不超过普通鉗扣大小的水銀电池供給。

当炮彈飞行时，發信机發出信号，由于它的振盪器槽路綫圈和炮彈一起迴轉，位置不断变化，在炮彈飞行路线上裝設的几处接收机，它們在同一時間內所收到的信号强度就有区别。把收到的信号輸入示波器，再把示波器屏幕上的形像拍成照片，就可以得到炮彈在飞行時間內迴轉速度变化的完整圖形。（尚药生根据苏联“無綫电”雜誌 1956 年第 1 期編譯）

电子自动翻譯机

英國勃貝克學院計算實驗所所長布斯博士最近在英國人协会的一次會議上談到电子自動翻譯机的实际应用。这种机器能够把法文譯成英文，也能够翻譯阿尔巴尼亞文和阿拉伯文等。这种机器是用字典作基础进行翻譯的，人們只要把字典分成兩部分放到机器的貯藏器里，就可以操縱机器进行工作了。（新华社）

南斯拉夫广播采用超短波接力

南斯拉夫的主要广播將采用超短波接力。第一步（1955 年底）將薩格勒布、贝尔格萊德及利亞卡电台連接起来。現在薩格勒布与贝尔格萊德已建立了兩個轉播台，把許多重要城市用中間接力台連接起来。計劃中还考慮到将来电视發展的需要。

捷克斯洛伐克电视的發展

建設在俄斯特拉發城的捷克斯洛伐克共和国的第二座电视發射台，已經正式播送节目。天綫安裝在 112 公尺高的鐵塔上。發射机的电力为 12 千瓦，伴音發射机的电力为 5 千瓦。这座电视台完全是用本国“忒斯拉”设备装备起来的。

印度的电视台

孟买的电视台将在1956年下半年开始播送电视节目。


日本建立第五座电视台

日本东京广播电台新建的“gokR-IV”电视台已从4月1日起开始工作。这是日本的第五座电视台。

东南亚的第二座电视台

曼谷的一座电视台设在该国故宫内，现在已经正式广播，这是东南亚的第二座电视台。

带在衣袋里的磁带录音机

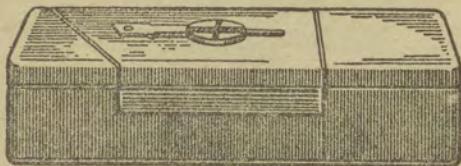

1955年在美国出现了一种可以放在衣袋里的磁带录音机，体积只有 $216 \times 98 \times 48$ 公厘，重量约1.2公斤，见附图。这种录音机可以连续工作一小时，它的录音带盒有普通香烟盒那么大，当录音带被推送到录音机内以后，并不需要固定录音带的手續。

这种录音机的频率响应特性为200—5000週，在录音的同时就可以抹去以前的旧的录音。

它的电池设备中附有小指示灯，如果小指示灯灭了，那么电池就只能再用2小时。



录音带牵引马达的工作电压是7—9伏，牵引速度每秒约4.8公分。

这种磁带录音机的优点是它可以在任何地方，甚至在行进中的汽车、火车或飞机上进行录音工作。

(尚药生节译自苏联无线电杂志1956年第1期)

指针型调谐指示管

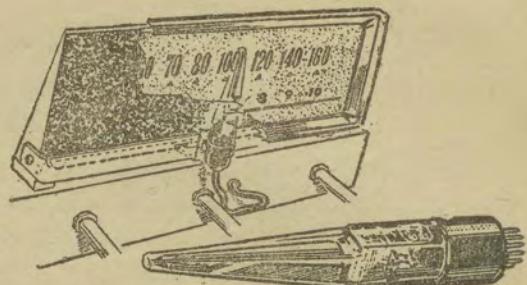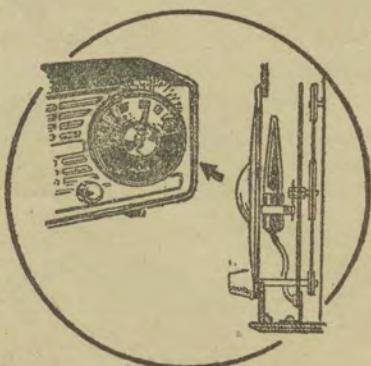日本“电波技术”杂志最近报道了一种新的产品——指针型调谐指示管（俗称电眼）——GME4。这种电子管的外形像手指，可以安装在收音机的刻度盘当作指针向左右移动。当这个电子管在刻度盘的位置被调节




到某一个正在广播的电台，管内发出萤光的面积最大，表示调谐正确。这种电子管完全可以用来代替目前应用的GE5。

陶瓷电子管

美国已制作成功一种陶瓷电子管，这种电子管的体积等于和它特性相同的玻璃电子管的四分之一，能耐强烈的振动和撞击（约为普通GT管的20倍）。它的结构简单，装置时不用管座，可以把接线直接焊上去。

长寿命电子管

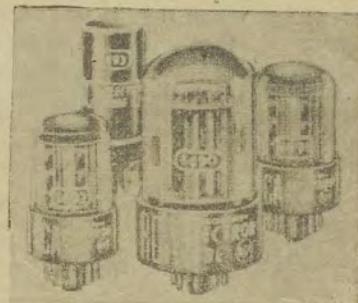美国RCA厂最近出品中有一种叫做“特殊红色管”的长寿命电子管。保证最少使用期限是10000小时。耐振度很高并且不怕过负荷使用。




长寿命电池

美国RCA厂制成一种专供半导体放大器使用的长寿命电池VS300和VS301。VS300是9伏圆筒型电池，VS301的体积是 $8'' \times 1\frac{1}{16}'' \times 2\frac{1}{16}''$ ，它的电力容量很大，适于长期连续工作。内部是用1.4伏镍铁蓄电池复连而成，外面用塑料裹好。

高灵敏度光电管

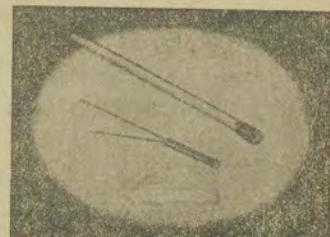美国制造的1N774小型晶体光电管比火柴梗还小，但它却具有感受可视光波的全部色带和红外线的特性。全身都用合成树脂严密地封闭着，可用于传真或自动照明控制。



第9期为什么答案




1. 57, 58, 6C6、6D6 和 6V6 等电子管，在它们的玻璃泡内壁上涂有一层黑色的物质，这是什么东西，为什么要用？



2. 有些欧洲式电子管的玻璃外壳上涂有一层表面粗糙的油漆，为什么？



3. 为什么再生式收音机装天线后，再生嘶叫声就会减弱；不装天线，嘶叫声就会增加？

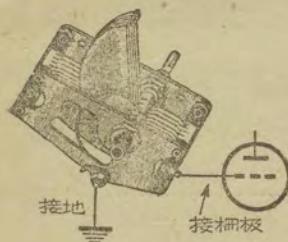4. 为什么一般固定电容器上所注明的“工作电压”及“最高电压”，都特别指明是直流（如500V.D.C.）？



5. 装收音机时，总是把调谐电容器的定片接电子管栅极，动片接地，为什么？

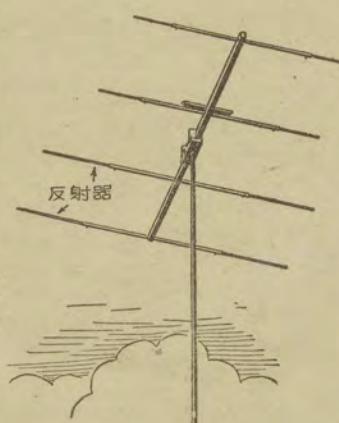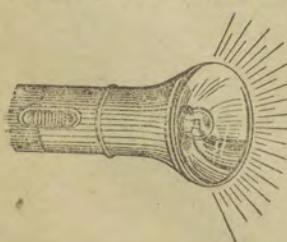6. 手电筒的反光镜是个完整的反射面，而定向天线后面的反射器则是几根铜线。那么，是不是只有恰好碰到铜线上的极少数电磁波才被反射回去，而大多数碰不上铜线的电磁波就漏跑了？（全陆仪）



1. 天地线的作用等于电容器的上下两片，如果中间串接调谐线圈，就可以听到广播。在没有天线时，把地线接到收音机的天线插口上，如图1。这样地线代替了天线，机壳代替了地线，所以可以收听。如果把地线仍接到底线插口上，如图2，则线圈上端落空，所以不能收听。

2. 图1中如果不接C₃也可以工作，但是用了C₃以后，可以防止在C₄偶然碰片时屏压短路烧毁电子管的可能。

3. 电解电容器内两极板的相对面积虽然和纸质电容器差不多，但是两极间的距离却比纸质电容器缩小了千百倍。原来电解电容器的负极板实际上是电解质，正负两极之间的介质只有一层约有一两个化学分子厚的白色薄膜。所以电容量比纸质电容器大千百倍。

4. 收音机所消耗的电力等于各直流电负载（电子管，滤波电阻，降压电阻等）直流电压与电流乘积。直流电压和电流并不因成音电流的增加或减小而变更，所以旋大收音机音量时，并不多消耗电力。

5. 图3的方法比图2的方法好，因为加上一个开关以后，可以避免在收音时拾音器部分电子管和电力的所谓损失，避免在拾音时收音部分电子管和电力的所谓损失。

勘 誤

本刊第七期封面防空军军衔的颜色应该是：


吴翔：肩章底——银白色，边及中间线——正红色，
两颗五角星（中尉）——金黄色。

领章底——正红色，兵种符号——金黄色。

探照灯列兵：领章底——正红色，兵种符号——金黄色。
五角星——银白色。

9期31页右倒数18、16行524应为524。

32页左22行 长江市应为长沙市。

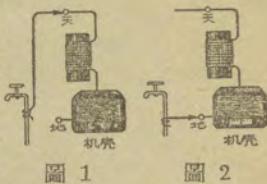



[問]：直流电子管的灯絲是否可以用交流电源？交流电子管的灯絲可否用直流电源？（河南魏石恩）

[答]：一般放大級电子管的屏流和灯絲的溫度成正比例，而灯絲的溫度又和灯絲电流的平方成正比例，即当溫度的变化频率是 f 时，屏流的变化就是 $2f$ 。因此，用交流电供給直热式放射的灯絲，就会發生比交流电源的頻率高一倍的屏流，除非是在收音机或扩音机的最末級，这种倍頻的屏流，不至被放大影响輕微外，其余前几級均会因此發生交流哼声。所以直流电子管是不能用交流供給灯絲的。至于交流电子管（它比直流电子管只多一个陰極）用直流供給灯絲是可以的。

[問]：把矿石收音机全部裝在鐵盒子里的时候，聲音特別小。但是把綫圈移到鐵盒的外面，其他零件仍旧在盒子里，收听的声音就变大了。何故？（長春王英林）

[答]：对本地强力电台来的电磁波，綫圈能够直接集收。把綫圈放在鐵盒里边，电磁波不能透过鐵盒（鐵盒充当隔离罩）达到綫圈上去，所以声音小了。

[問]：日制收音机的末級电子管原用47-B，若改用56管，而將其陰極聯到絲極的一脚上，就有交流声。何故？（黑龙江畢先斌）

[答]：原用47-B管时，乙負迴路是接在灯絲变压綫圈的中心抽头上，或者联到跨接在兩灯絲脚間的电阻的中心上。現在改用有陰極的电子管，就應該把陰極聯到上述的中心分头上而不应联到任何灯絲脚上，因为灯絲脚上是有交流电压的。


[問]：第1、2級中週变压器和初次級綫圈可否互换？（广东王燦堯）

[答]：第1、2級中週变压器好的設計，兩綫圈的交連度略有不同。但一般是可以互換使用的。至于每級中週变压器的初次級是相同的，可以互換。

[問]：矿石收音机內加裝电池（如附圖）是否能使音量加强？何故？（广东王燦堯）

[答]：电池和可变电阻供給矿石一个偏电压，这个偏电压可使矿石工作于它的电压电流特性曲綫的最弯曲处，檢波作用最灵敏，所以收听音量最响。但它是不能起放大作用的。

（以上由陳治答）

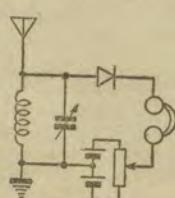

無 線 電

1956年第10期(总第22期)

金秋

慶祝全國第一次职工科学技术普及工作积极分子大會的召開.....(1)
磁帶录音机磁帶的測試与維护.....楊炯樞(1)
用繼电器控制電話綫开放广播的經驗.....

方邦治 吳幼陵(4)
高放式4管再生收音机——北京市电器生产合作社
产品介紹 刘 欧 项逸民(5)
簡單的电子管欧姆表 吳國梧(7)
心音扩音器制作 邓开濬(9)
利用日式“标准”型4管机改装成5管長短波
外差收音机 孙 鈞(10)

經 驗 交 流

收音机加接喇叭和耳机的方法 黃家祥(11)
無線电报房如何避免被有綫电报房干扰 陈 治(12)
用普通三用表测量高阻、低阻和电容量的方法.....
才 穀(13)
怎样裝好再生式收音机 吳志椿(14)
怎样延長調諧指示管的寿命 再 倩(14)
繼电器“漏点子”試驗器 曹永秋(15)
关于收音机的無噪調諧問題 郑寬君(15)
在503型收音机上加裝音調調整器 何廷順(16)
如何保护扩大器的話筒 長春第一机电安装公司广播站(3)
讓“工农之友”牌收音机放唱片 郭渭森(6)
录音机廢銅絲的利用 長春第一机电安装公司广播站(8)

技 術 知 識

談談收音机的結構及收音机里电子管的搭配和代
用——I 刘同康(17)
低頻放大器中的交流声 (苏联)佛·薩羅明(20)
手搖發电机的構造 陈景涵(22)
磁放大器 万永熙譯(24)
“TU 250/1000型放大器的測量設備”一文的补充..... 成 鼎(16)

新 技 术

一种新的磁性材料——“阿克西佛拉” (苏联)И. 戈魯巴佐夫(26)

無 線 电 常 識 講 座

收音机的分析——I 沈肇熙(27)
世界之窗 (29)
为什么? (31)
無線電問答 (32)

封面說明：中央人民广播电台是在1949年建立的，它在国内外都有广大的听众。圖示中央人民广播电台某發射机的值机班長，女青年团员唐明煥正在工作的形情。（蒋齐生攝 新华社稿）

編輯、出版：人 民 邮 电 出 版 社
地 址：北 京 东 四 6 条 13 號
電 話：4-5255 電 話 撥 号：04832
印 刷：北 京 市 部 北 京 電 信 局 所
總 賣 处：北 京 各 地 郵 局 所
印 总 訂 代 訂、代 售：全 國 各 地 郵 局 所



定价每册2角

1956年10月19日出版

預訂一季6角

1—48,710

無 線 電

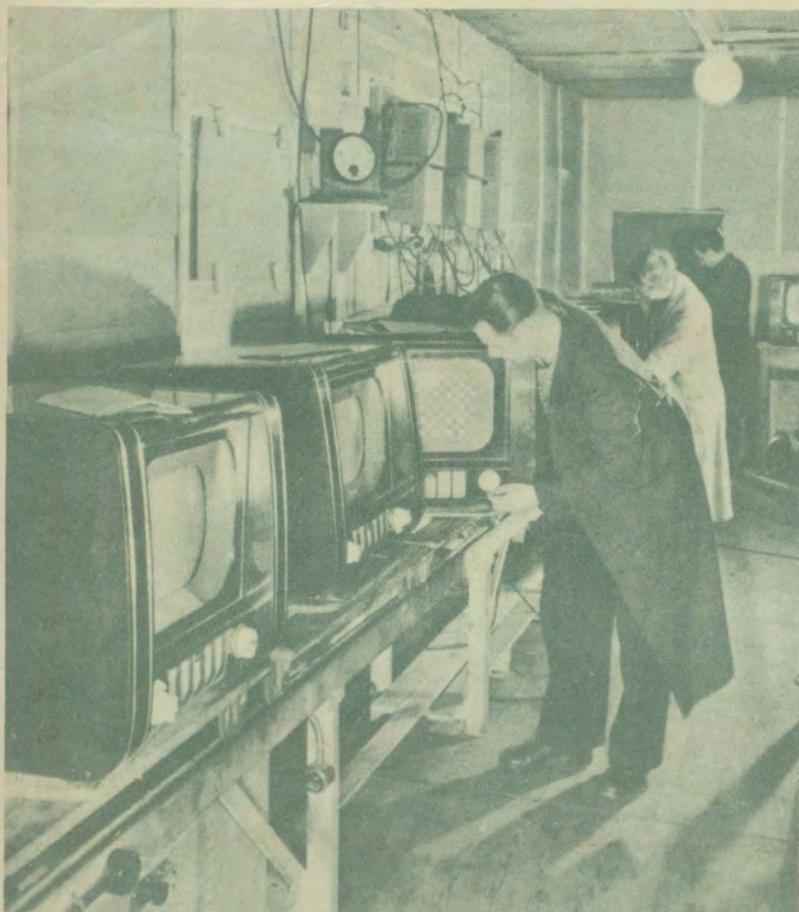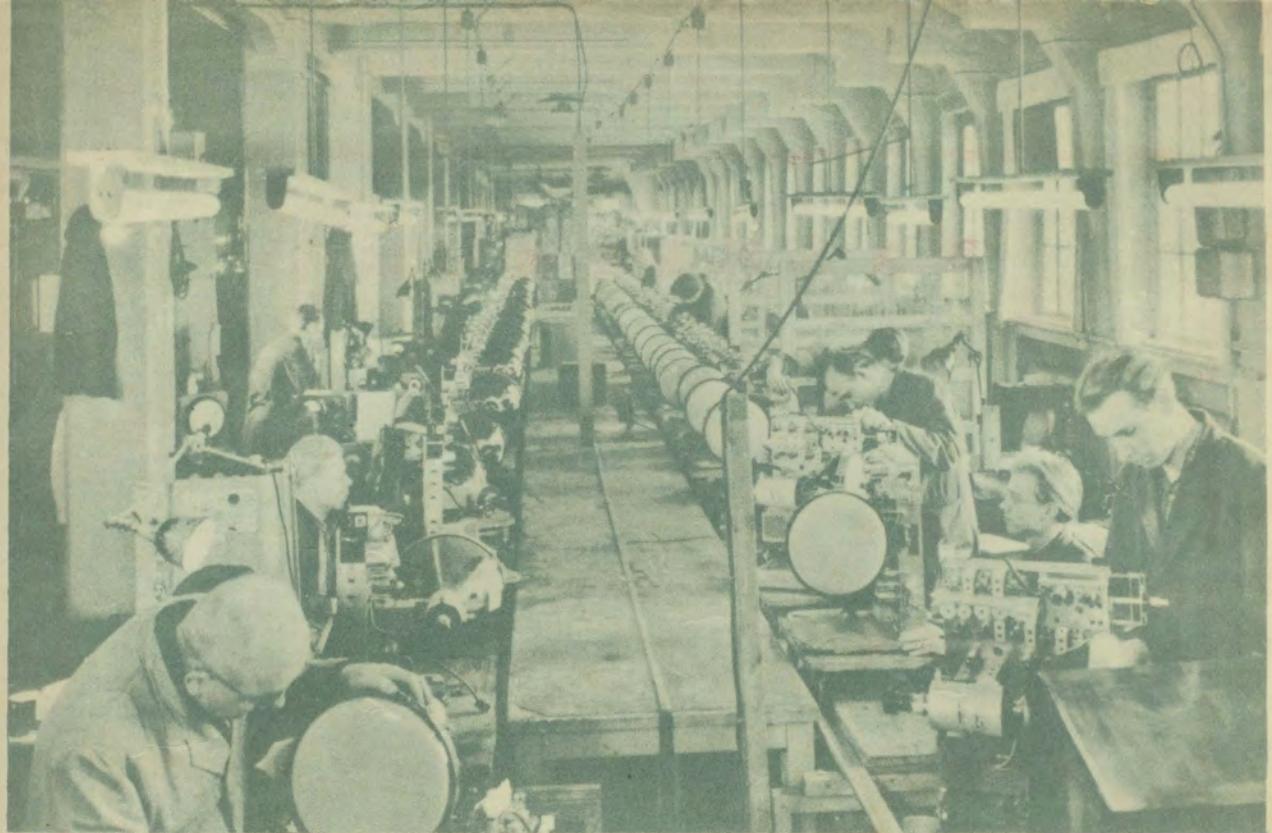

德意志民主共和国的 电视接收机

德意志民主共和国的电视发送网相当发达，有三分之二人口的国土已经在电视服务范围以内。

为了满足各方面对电视接收机的需要，萨克森电器厂正在用成批生产的方式，大量供应。

制造电视接收机的特征表现在制造过程中对各种零件和成品的严格检查。因为即使个别零件的质量欠佳，都会给电视接收机性能和安全带来损害。

(德意志民主共和国大使馆供稿)

上图：示放在输送带上的电视接收机，正由校验员仔细地加以校正。经过校正的机件就装入机箱。

下图：示把已经校验过的接收机再在暗室内进行一次相当于在家庭中使用时的质量检查。

征求第四季度雜誌訂戶

亲爱的讀者同志們：

各地郵電局从8月份起开始收訂第四季度雜誌訂戶，为了作好計劃發行，以免过期补購不到刊物，希望您速向当地郵電局联系預訂。若当地郵電局已預訂過期，可以直接匯款至北京市南河沿東單區郵電局報刊直訂組補訂，現將我社出版的各种期刊簡單介紹如下：

人民郵電 (半月刊) 每冊0.15元 每月7、22日出版

• 郵電部机关刊物。闡述郵電方針政策，介紹蘇聯和國內先进經驗，報道郵電工作动态。讀者对象是郵電機構的領導幹部、职工、郵電學校教員和學生、机关及部队通信人員。

電信科學 (月刊) 每冊0.65元 每月27日出版

本刊是中国電子學學會主办的电信技术刊物，介紹世界电信科学研究的最新成就和國內專家的研究心得，供大學以上程度的电信工作者、教授、研究員等参考。

电信技术通訊 (月刊) 每冊0.20元 每月12日出版

本刊是郵電部电信技术工作方面的指导性刊物，報道國內各地电信技术和蘇聯的先进經驗，供初學电信技术的工人學習技术知識。

無 線 電 (月刊) 每冊0.20元 每月19日出版

(一)論述(二)無線电技术和有線广播知識(三)介紹裝置、試驗、維护、修理和使用無線电机件的經驗(四)介紹蘇聯先进經驗(五)無線电常識講座和無線电問答等。供一般無線电通信、广播和有線广播工作的机務人員和技术員、部队的通信战士及广大無線电爱好者閱讀。

集 邮 (月刊) 每冊0.10元 每月3日出版

介紹我国發行的各种邮票和开國前各个革命斗争时期的邮票，蘇聯和各人民民主国家以及其他國家的邮票，介紹有关集邮知識，報道国内外集邮活动。封底彩印各国邮票。

人民郵電出版社出版·北京市郵局發行

標準電碼本 郵電部 編

本書內容包括：

(一)編印的說明(二)電碼部首索引(三)電碼正編(四)電碼補遺(五)甲、電碼代月代日代時表乙、標點符号電碼表(六)新添字碼參考表(附拉丁字母，俄文字母，注音符号)(七)新添字及由補遺移入正編字碼对照表(八)由正編移入補遺字碼对照表(九)筆划難字易檢表(十)四角號碼難字易檢表(十一)羅馬字母電碼用法(十二)拍發電報手擇要。(定价：0.28元)

人民郵電出版社出版·新华書店發行