

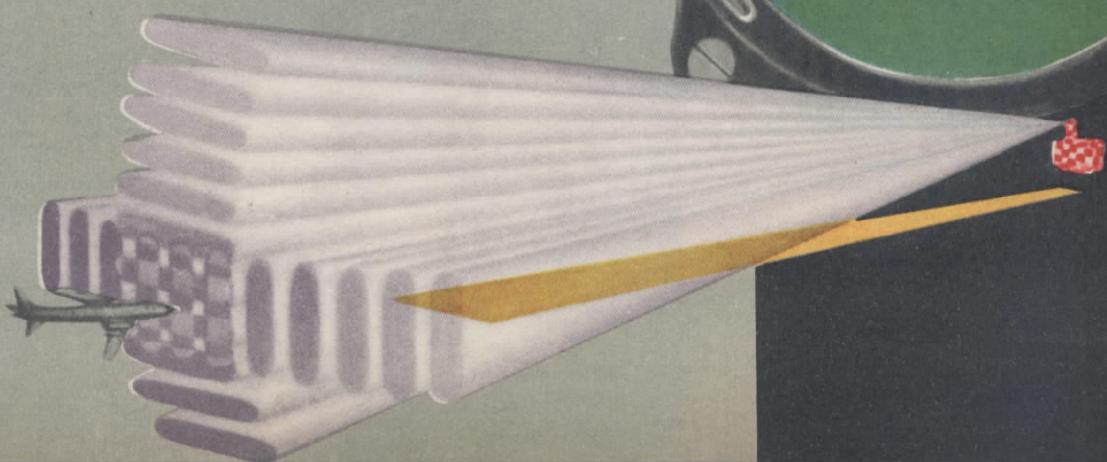


无线电 4
1957

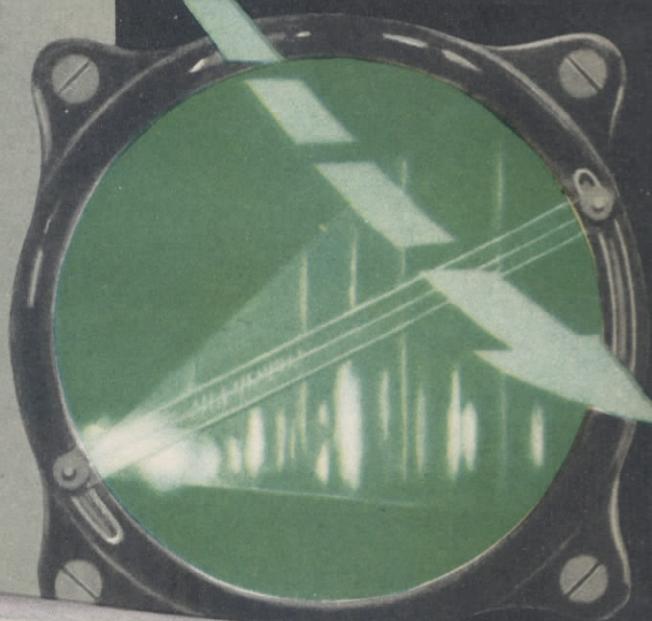

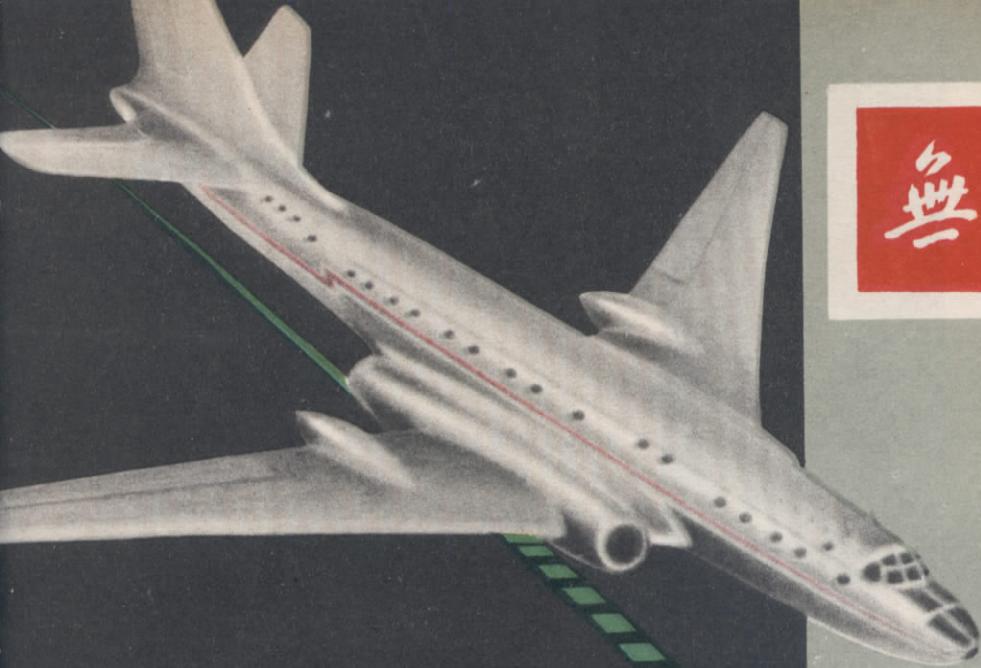

新建的成都電訊工程學院



我国第一所电信工程学院已于1956年在成都建院，专门培养电信器材制造方面的高级技术人材。学院已经建立了无线电系、有线电系和电真空器件系，还准备筹建无线电零件系和电子自动化设备系。

上：学院的教学大楼。

中：学生们正在进行市内电话设备实验。

下：学生们正在进行电子管放大器实验。



我国自制的120千瓦短波發射机

国营北京广播器材厂 林道棠

我厂試制成功的120千瓦短波發射机，是仿苏产品，工作波長从15公尺到70公尺，共分四个波段。从15公尺到20公尺，輸出功率不低于100千瓦；从20公尺到70公尺，輸出功率不低于120千瓦。如果併机运用，輸出可以达到240千瓦。

主要技术指标如下：

1. 頻率响应 50週—8000週士1.5分貝，以400週50%調幅为0分貝。

2. 失真 100週至5000週低于5%，調幅度95%。

3. 杂音 —55分貝。

圖1是120千瓦發射机的方框圖，包括高頻部分，調幅部分和电源部分。

高頻部分包括一个激励器与五級高頻放大器。

激励器包括四个可以随意选用的晶体振盪器，一个寬波帶振盪器和兩級放大器。这个激励器可以在固定波長下工作，也可以在任意一个波長下工作。激励器櫃內附有本身各部分所需要的电源，以及一套報話切換的交換系統。在作報時，用裝在激励器櫃內的鍵控器來控制。倒一下總控制系統內的報——話開關就可以把調幅設備切斷。

高頻放大器前兩級用五極管ГУ-80。第一級是單管倍頻放大，第二級是推挽放大。后三級都用水冷三極管。第三級用Г-487推挽放大。这种电子管的柵極需要很强的吹風，吹得不好就容易壞。第四級用Г-431，用半柵地線路。这一級如果調得好，可以得到全波段中和。因为强力放大級是柵地線路，因此第四級也要調幅，調幅度約為75%。强力放大級用四个Г-433并联共柵推挽放大。

所有高頻放大級都是調節線圈的，从高三級到强力放大級的線圈都是水冷的。高頻前三級用电容偶合，高四級用电感偶合，强放級用电容輸出。全部高頻放大器

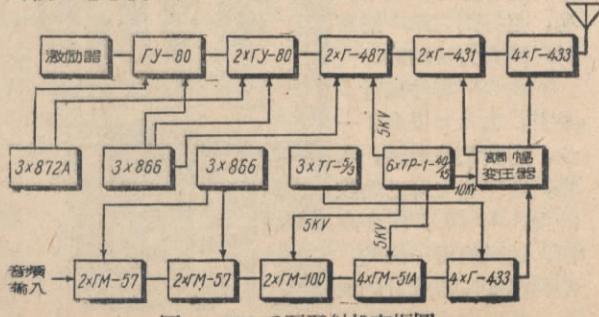


圖1 120千瓦發射机方框圖

可以在一个波段範圍內平滑地調諧。

調幅設備包括五級放大器，有內外負反饋，外反饋从調幅器反饋到第一級，內反饋从副調幅器反饋到第二級。前三級用电阻电容偶合，推挽放大。副調幅器用四个水冷管ГМ-51A，变压器偶合，推挽放大。調幅器用四个Г-433作乙类推挽放大。

音頻輸入先經過一个限制放大器，以保証發射机的音頻輸入在一定電平以下。

所有高頻部分与調幅設備的電子管燈絲，都用交流供电。

高压整流器是三相全波整流，橋式線路，用六个柵極控制的閘流管TP-1-40/15。小功率整流器除去三个ТГ-5/3充气管外，其余用866及872 A代替。

現在談一下柵地線路。柵地線路与普通陰地線路之主要差別，在于負荷接在屏極与柵極之間。其輸出功率由兩部分構成，主要的一部分由末級輸出，另一部分由激励級供給，因此柵地線路的激励級需要有較大的輸出

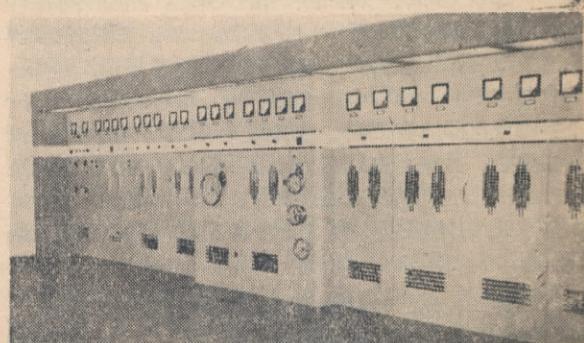


圖2 高頻放大大部分及調幅部分

功率。柵地線路的一个优点是末級的輸出电容可以大大減小，約為一般陰地線路的一半。这一点对大型短波發射机很重要。因为起始电容过大，槽路Q值就增高，槽路电流过大，結果槽路效率就大大降低。在大型短波發射机中，如果起始电容太大，有时甚至要用銅管將推挽兩管的屏極直接聯起来才能够調到最短波長。柵地線路的另一个优点是比較穩定。还可以省去龐大的中和电容裝置，这就大大簡化了机器的結構并縮小了它的体积。

另外談一下水冷的問題。大型發射机輸出功率大，電子管的屏耗也大。要用空气来帶走電子管屏極所發散的热量，電子管的体积就要很大。由于水的热容量比較大，冷却效率比較高。因此一般大型發射机都用水冷

如何才能抄得快

童效勇

对有志成为高速收报者的同志們講，一个最起碼的条件，那就是必須热爱他的事業。此外，还应有百折不挠克服困难的精神。因为要进行高速收报，不仅要求我們在每秒鐘內能正确地分辨出五六个小碼發送出来的电碼符号，而且還要求我們能迅速而正确地記錄下来。在提高速度的过程中，有各式各样的困难需要加以克服。

要养成思想集中的習慣

要想將收報速度提到相当高的水平，那么必須从低速抄收时，就养成一种思想集中的習慣。有很多同志，尤其是技术較熟練的同志，在低速抄报时，往往有一种思想开小差的坏習慣。这种坏習慣对于高速抄报是極其有害的。因为在高速情况下，是没有時間給我們去考慮剛才發出的电碼是1还是2、是4还是B的。同样，要想把所有的点划一个个很清楚的听出来也很不容易。这就要求我們根据平时練習中所摸索出来的各个电碼符号在各不同速度上的特点，把信号很快地反映并記錄下来。只要思想稍不集中，就有可能將听起来差別很小的电碼听錯或写錯。偶而有一兩次，还算不了什么，如果經常这样，那就会形成一种錯誤的信号觀念，即錯誤的条件反射代替了原来的正确的信号觀念。这种錯誤的信号觀念形成以后，再想糾正过来那是非常不容易的。因此，就應該在平时的練習中，一絲不苟，尽可能做到每抄一个字碼自己都能有把握。这就需要我們在抄收时思想高度集中了。另外，也只有从低速抄收时就养成思想集中的習慣，才可以在高速抄收时，做到思想高度集中。如果在低速抄收时养成了思想不集中的習慣，那么在高

速抄报时再想糾正这种坏習慣也是非常困难的。

要善于休息

在进行高速度練習时，由于思想的高度集中，練習的时间一長，腦子就会感到疲劳，对于信号的辨别能力就会減低。在腦子疲劳时是最容易形成錯誤的信号觀念的。因此，在練習中應該保持腦子的經常清醒。为了做到这点，就要善于休息。当速度高到了一定程度时，一般以每練習15—20分鐘就休息5—10分鐘較为适宜。在休息时应尽可能地做些室外活动，即使是出来走走也要比呆在屋里來得好些。但必須注意：这时不要做过于激烈的活動（开始練習之前也一样），当气喘心跳还厉害的时候，就坐下来抄报，显然是抄不好的。

怎样分辨在高速度时的电碼符号

上面已經提到过，在高速抄收时要想把所有的点划一个个很清楚的分出来是很不容易的，必須靠我們在平时練習中去摸索每个字碼在每个不同速度上的特点。每个字碼在每个不同速度上的音調特征是什么样子，显然不是在紙面上所能說明的，还得靠本人在实际練習中去寻找和体会。但是在如何分辨电碼符号时，也未始沒有窍門可找，譬如在听各个电碼，尤其是1、2、3和7、8、9（这些字較易錯亂）时，应以听划为主，听点为輔。因为1（·———）、2（··——）、3（···——）和7（——···）、8（——···）、9（——·—）。都只有一点和一划之差，在高速度的情况下，一个点还是两个点，两个点还是三个点，很难分

造，水冷部件的制造，中和电容器外筒的制造等等，都获得了一定的經驗。这里应当提出，中和电容器外筒制造成功，是得到天津广播器材厂的大力协助的。

在我厂零件設計水平上，也大大提高了一步，尤其是在綫圈，水套，电容器与傳動的設計上，学到了很多东西。这里值得一提的，是調幅变压器設計的改进。我厂在其他机器的

的电子管。此外，槽路綫圈因为通过达兩三百安的电流，銅管發热，因此也要通水冷却。为了保証一定的絕緣电阻，与保持水道的清潔，用蒸馏水做冷却水，即所謂一次水。一次水通过热交換器再把热傳給二次水，二次水可以采用自来水或天然水。把二次水再通到戶外，用噴霧的方式或水塔的方式来冷却。这些水都是循环不停的，所以就需要一套冷却系統，包括儲水箱，水泵，热交換器，水池等等来維持水的循环。假如这个系統在發射机工作时發生故障，那么水冷电子管就要燒坏。因此还必须有一系列的控制裝置来保証这个系統的正常工作。

最后談一下試制的經過。这部机器从开始設計到正式播音，前后历四年之久。其中有一年因任务改变而停頓。

在試制过程中，我厂技术水平得到很大的提高，尤其是在工艺方面。如晶形截面及方形截面銅管綫圈的制

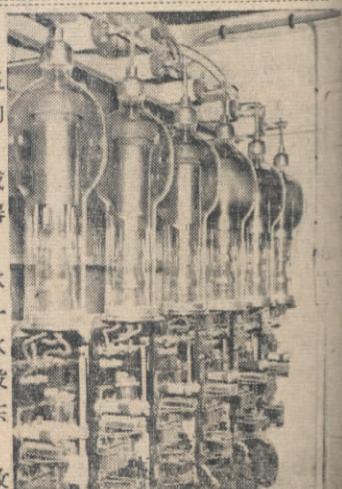


圖 3 整流部分

清。虽然一个划与两个划也只有一划之差，但在发送以上这些字的过程中划所占的时间到底要比点大得多，因此区分划的多少，比起区分点的多少来总是要容易些。所以，听划为主听点为辅的办法比之点划并重或听点为主听划为辅要来得好些。

如何克服規律錯

当收报速度提高到一定程度时，往往会碰到1、2、3或7、8、8、9互错的现象。严重的甚至形成了规律错。就是在一份报文中1、2或2、3（或7、8、9）的互错，几乎佔到了全部错误数的80—90%。为了克服这种现象，可以采用抄特殊纸条的方法。

第一种方法是分成三个步骤。第一步是将所有的易错字都去掉，不将它们编入纸条内。这样做是为了将过去所有的错误信号观念从思想中消除掉。这样抄上一段时间（如天天练习时，抄上一两天即可），然后再抄第二种纸条，这时将易错字中的一个关键字编入纸条（如1、2、3易混错，关键字往往是2，那就将2和其它字编成纸条，1和3仍不编入纸条）。这样做是为了重新建立关键字（2）的正确的信号观念。直到在抄收时对关键字“2”已有把握时，再抄第三种纸条。第三种纸条是将所有的易错字都编入纸条内，但是要把易错字分散编入，不要把两个或几个易错字连在一起。开始时也不要编入太多，应逐渐地增加。这种纸条甚至就可作今后长期练习之用。

第二种方法是当发现规律错严重时，就干脆停止这个项目的练习。过几天以后，重新开始练习时，将速度稍为降低一些，抄收上述第三种纸条，以后再逐步提高速度。

当然，还可以用其他的方法来克服规律错。象一边抄（或听）一边看着原报底，多听易错字等等。但是根据经验，还是第一、二种方法较好。

提高速度不宜过快过猛

一个小孩在不会走或是走得不稳的时候，就要想跑、想跳，这总是不行的。收报也是一样，在每分钟340字还没有抄出来之前，就想去抄每分钟350字或360

调试验过程中，发现调幅变压器的线圈排列，在初级与初级间的漏感较大，致在高音频时波形失真较大。经改变线圈排列方法，就改进了失真度。因此在设计120千瓦调幅变压器时，采用了每边五个线圈适当排列的方法。实测结果，与原调幅变压器比较，初级与初级间漏感从9毫亨降到1.65毫亨，在5000周的失真有显著的改进。而且总重量从9吨降到6吨，节约了不少材料。

在调机过程中，也发现一些问题。如在调高四级中和时，发现中和电容量与频率的关系曲线在9兆周附近时与并联谐振曲线相似。经过研究和检查的结果，发现此谐振回路是由偶合线圈与强力放大级的输入电容所形成。如要消除这个现象，只有将电感偶合改成电容偶

合，同样也是不行的。在低速度时每分钟如果增加10个或20个小码，即使抄不下来，但是听起来还是可以听清楚的。但是在高速度时，只要稍稍增加几个小码，听起来就会增加很大的困难。所以，如果在一个速度还没有巩固之前，就又提高速度，那么不仅新提高的速度不易听清，而且还有打乱原来速度的信号观念的可能。结果，往往总是新提高的速度抄不好，反而又抄乱了原来的速度。所以在一个速度没有巩固之前，绝不要轻易提高速度。同样，为了使速度提高后听起来符号的差异不致太大，速度就不要提得过猛。一般每次提高5—10个小码为宜。在提高速度的同时，还不要忘掉对原来抄收速度的巩固。

在抄收时，握笔和用力的方法

上面所提到的大多是关于“听”方面的問題。然而作为无线电员，还要求能将所听到的符号一个不漏的正确地纪录下来。这就要求我们能以很高的速度来写字码。不能设想一个写字码的速度每分钟还不能达到280字的人，却能很顺利地抄下280字以上的报来。那么，字码怎样才能写得快呢？最主要的一点，就是看我们握笔和用力是否得当了。在高速的情况下，如要靠手腕的动作来抄写字码是不可能的，这时必须用手指的动作来抄写。只是在左右移动和回行的时候，才运用手腕的动作。为了使手指能上下左右很自然的来回活动，就必须注意到握笔的姿式。握笔时最好能这样：以姆指和食指的指尖握住笔腰，其高度约为离笔尖20—25公厘的地方（不要握得太高，高了会影响手指动作的灵活性），然后轻轻地放在中指的第一个关节上，这三个手指的位置必须是在铅笔的同一高度上的三面（即离笔尖20—25公厘的地方）。笔杆应该是靠在食指的第三个关节左右。写字时，虎口向左上方，除笔尖、手掌下侧、小指和无名指与纸面接触外，其他部分不应和纸面接触。为了使手指的动作更灵活一些，还应注意：1. 握笔不宜太紧，太死，姆指和食指应正好形成，并在抄收中保持一个近似的圆形。有的同志握笔用力过大，甚至将食指压弯，这对手指的动作有很大妨碍。2. 铅笔不要过硬或过软，一般以HB至2B较为适宜，笔尖亦不要削得过尖。3. 铅

合。但这样做更动就会太大，因此只有将谐振点移到广播波段以外，使之不影响工作来解决。又在调高四级中和时，还发现高四级的激励馈线与高四级槽路寄生耦合很严重，尤其是在较高频率波段。现在将激励馈线用铜皮罩隔离起来，效果很好。通过这次调机，我厂对大型发射机的调试，也获得了一定的經驗。

120千瓦短波发射机的试制成功，是与国内百余家企业协作分不开的，尤其是与广播事业局的大力支持与协助分不开的。苏联专家提出了很宝贵的意見，对完成这部机器有很大的帮助。今后我厂必须在已有的基础上，与有关部门及协作厂家更密切地配合，使我国大型发射机制造工业能够更迅速地向前发展。

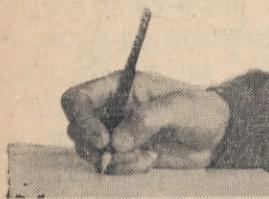


圖 1 正確的握筆姿勢

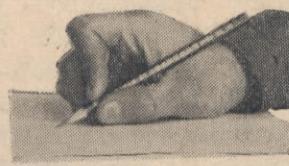


圖 2 錯誤的握筆姿勢

筆的長度最好是 13 公分左右。

字碼的字体

为了把写碼的速度提得更高些，这时就應該在字碼的写法和选择上注意下面几点：

1. 为了争取时间，在抄收时应尽可能做到除了回行之外，笔尖始终不离开纸面。

2. 在做到清楚的前提之下，尽可能将字与字之间的空间缩小，最好能用很轻的虚笔相连，组与组之间的间隔也可以适当地缩小。

3. 字体的大小也能在一定程度上影响速度，因此随着速度的增高，字体也要相应的缩小。

4. 字码应该写得简单、圆滑有很多字都有好几种写法（拉丁和俄文都有四种写法），现以阿拉伯字码为例，如：1(1), 4(44), 5(55), 7(77), 9(99) 等等。应以其中死弯最少而又最简单的一种，来作为抄收字体。我们现在的阿拉伯字码和拉丁字码大多都是采用图 3 的写法。（为了使字体能看得清楚，现将它们放大和不以虚笔相连）。

穩 抄

现在来谈谈“稳抄”，在高速抄收中，这是非常重要的一个问题。所谓“稳抄”，就是等一个电码全部发完后再将它稳稳的而不是慌慌张张的抄下来，绝不能因速度高，思想紧张而抢抄起来。随时都应记住：抢抄始终是造成差错的主要原因之一。要想能在高速时稳抄，我们

捷克斯洛伐克的雷达

捷克斯洛伐克交通部为了保证飞机航行的安全，在各机场都装有本国设计及制造的雷达设备。其中之一是在捷克斯洛伐克第二次机器制造业展览会上展出的“OR1”型平面位置雷达设备。

这种雷达设备由下列各部组成：带有很大抛物面反射体的天线装置；装在“布拉格——B3C”牌汽车上的监测机械以及装在机场指挥塔台里的指示器。在展览会上，指示器陈列在一代表机场指挥塔台的玻璃陈列室内。装雷达设备的汽车和天线漆有红白警告色，非常醒目。雷达车和“指挥塔台”约距数公里。“OR1”型雷达设备工作于民航波长上，可在 400 公里的半径内搜索飞机。

（捷克斯洛伐克大使馆供稿 沈成衡译）

必须在低速时就开始锻炼。尤其是在每次提速时，不要因速度提高了，为了抢速度而忘记了稳抄。不过在高速下的稳抄，不能像在低速抄收时那样一下就记上三、四个小码，因为这时只要对那一个小码稍有怀疑或因其原因稍一慌乱、犹豫，那么记在心里的三、四个小码就会有抄错、抄乱或抄颠倒的可能。因此，在高速稳抄时，记码不宜过多，以记一个到两个小码比较适宜。

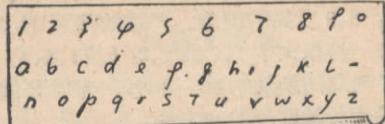


圖 3

最后还有两个具体问题应该注意一下：
1. 坐的姿式和身体的重心：在练习时，不要坐得太高或太低，否则就会使手感到吃力。至于坐的姿式倒无须强调统一，应根据各人身材特点坐得越舒坦越好，但有一个原则就是应将身体的重心放在左臂上。因抄收时的动作大多是由右手担任。因此，不应使右手吃力太大，更不能将身体的重心放于右手上面。
2. 电码信号的音质和音量：如果当我们戴上耳机准备抄收时，而从耳机里出来的却是一个含糊不清，一听就使人感到厌烦的声音。那么，这对抄收的情绪显然是没有好处的。因此，在每次开始练习之前，必须将音质调得清楚悦耳。音量也不要过大过小。应该注意：不要经常对音质和音量作很大的变动，因为音质音量的变动会影响我们对信号观念的巩固。至于说声音究竟是尖些好，还是粗些好，大些好，还是小些好，可以根据各人的习惯和各种具体情况来决定。

以上这些就是我在练习中的一些经验体会，但经验总是存在着一定的局限性的，这些方法对我是适用的，但对于别的同志，不一定都能适用。因此，只能作为同志们在提高收报速度中的一些参考。

编者按：这篇文章里提到的字码的字体及握笔的方法，很可能与通信部门、部队和其他部门中通信人员所采用的字体和方法有所出入，这里只是作为个人的心得提出来的，希望读者注意。





(苏联)切斯特諾夫

每天有几百架飞机升到空中，把货物和旅客运送到各个地方去；有几千艘船航行在广阔无边的海洋上。领航员的职责是光荣而重大的，他们应能保证自己的船只或飞机按照正确的航线航行。而在领航员所使用的整套完备的导航仪器中，利用雷达原理的仪器，是占有重要地位的。

无线电视觉

“雷达”向空中发出狭窄的波束，就好象它能“照亮”周围的物体，并且能“看到”它们似的。雷达能在黑夜穿云雾进行观察。无线电波在途中遇到某个目标就会反射回来。在雷达机内阴极射线管的荧光屏上可以看到一条由很细的电子束绘出的代表时间的“基线”。在这条线上有几个“闪光点”，它们就标示着无线电波的起始点和终止点。从它们之间的距离，就可以确定产生电波反射的障碍物的距离。

如果使天线沿垂直轴和水平轴转动，就可以“观察”到空间的任何一个角落，找到所需要找的目标。知道了目标所在的方向和距离，就能确定它在空间的位置。

但是接收无线电回波不是一件容易的事情。因为这种回波有时小到被干扰杂声所压倒的程度。

无线电工程师们与外来的，以及无线电接收装置本身所产生的接收干扰杂声，进行了不倦的斗争。这一斗争扩大了雷达的有效距离。

增加雷达设备的输出功率，也可以增大它的有效距离，但是很困难。例如把功率增加到15倍，才能把距离增大一倍。

另外还有一种方法：在目标上先装好一个小收发装置（叫做回答器），它能回答雷达站的询问。回答器功率虽不大，但它所发出的信号比一般回波要强得多，这样，可以发现距离较远的目标。

让回答只能回答密码的询问，并且能将回答信号自动译为密码发出去。每秒发出的无线电脉冲数的长短和间隔时间，就可以作为“密码”。这样，就很容易把回答器发出的信号，和其他信号区分开来。

为了能够发现装有回答器的目标，询问器和回答器之间的“无线电呼叫”可以用不同的波长。这样，一般的反射用一个波长，而回答信号则是用另一个波长。询问器接收机专收回答器的信号，因此不受由其他目标反射回来的电波干扰。

无线电回答器实际上就是它所在地点的一个无线电标记。例如可以作船只或飞机的标记，以便雷达机能辨认它们。

无线电给船舶和飞机导航

在船舶和飞机面前展开的许多条道路中，领航员只选择一条最短而又最安全的航路。但是要正确地选择航路，首先必须知道自己所在的位置。

最适合于完成这种任务的，首先要算固定回答器的工作系统。它们的位置是事先已经知道的了。利用船上的无线电询问器，领航员可以对某一个地面的固定回答器发问，然后根据无线电波往返的时间来确定这个回答器的距离。


如果对两个固定的回答器进行呼叫，领航员就能获知到达这两个已知点的距离。这时他不难在地图上画一个简单的图来确定自己的位置：以被询问过回答器的位置为圆心，把测得的距离做半径画两个圆，这两个圆相交于两点。询问器就位于其中一点。确定自己的位置在那一点上是不难的，因为这两个交点间的距离通常很大，而带有询问器的船舶和飞机的大致位置一般是已知的。

这样的测位方法具有高度的精确性。但因为这套装置都是用超短波进行工作的，所以它的工作距离就受到了限制：对船舶约为一百公里，对高飞的飞机约为四百公里。

为船舶和飞机远航服务的，还有一种“双曲线航行制”的导航系统，而它是用长波进行工作的，因为长波善于环绕大地传播。在海上用长波工作时其有效距离可达四千公里。

电子地图

环视雷达（有时称为景象雷达）的发明是雷达技术

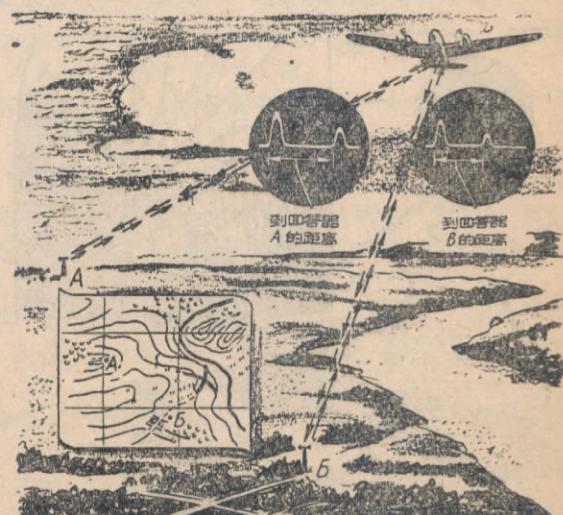

上的一大成就。在这种雷达的萤光屏上所見到的不仅是某个目标的距离和方向，而且还有所有目标的相互位置。雷达的天綫環繞垂直軸旋轉，把脉冲波幅射到各个方向上。在飞机上，这种雷达的天綫是裝在机身下面，而向地面發射無綫电波束。地面上的各种物件所反射的無綫电波是不同的：有的强些，有的弱些。因此，各种不同目标被無綫电波“照射”以后，就向雷达反射强度不同的反射脉冲波。这些脉冲波控制着接收机內陰極射綫管电子束的强度，并在萤光屏的代表时间的基綫上显出明暗不同的光点。而这条“基綫”是和天綫用相同的角速度旋轉着，形成一个圓面的“电子圖形”。

由于地面各种目标和飞机的距离不同，反射波反射回来的时间也就不同。因此，較近的目标在距圆心較近的地方出現。

天綫在一分鐘內旋轉几十轉。每轉一周在萤光屏上画出一張雷达所照射到的全部地形的略圖，因此工作时看到的是一張不間斷的很象地形圖的全景圖。

因为飞机是移动着的，所以新的地段不断进入照射区，因此萤光屏上的“景物”也随着更换。如果飞机飞到有艦船航行的海面，萤光屏将现出代表艦船的白色光点和代表海面的黑色底面。在陆地上空飞行时，飞行员可以在萤光屏上看到湖沼和居民点，显黑色的河流，显白色小条的铁路綫，显明亮綫条的过河大铁桥，有时甚至可以看出較大建筑物的輪廓。如果把环視雷达裝在船上，它的天綫就能“照射”水面。船長在任何能見度条件下都可以对周围半徑數十公里內的情况进行觀察。

靠雷达我們得到一种完全新式的地圖。这是一張活動的地圖。它把当时雷达周圍的实际情况显示出来。

当船航行將到終點接近港口时，領航員在雷达的萤光屏上可以見到海岸綫，因而可以选择正确的进港路綫，繞过途中的危险地段。


为了保証航海的安全，广泛地采用很大的金属浮标。它们被裝設在一定地点，并下锚加以固定。浮标可

以标出淺灘，指示航路和其他的目的物。

天气好的时候，这种浮标是很容易發現的。但是在雾中和雨中，这种浮标就不能起領航作用，保証船只的安全了。但是雷达在这种情况下同样还能利用浮标。

如果在浮标頂上裝置一个特殊的金属無綫电波反射器，那么在距雷达十公里以內在景象雷达的萤光屏上就能看到它們。在接近兩旁設有帶反射器的浮标的航路时，領航員就能在萤光屏上看到兩排光点，船只就应当在他們中間通过。

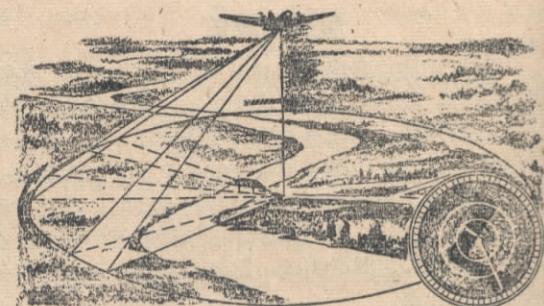有时为了觀察在船只很多的热闹港口內船只的行动，在岸上裝設环視雷达。調度員觀察着雷达上港灣的圖形，在任何能見度条件下他都能知道所有船只的准确位置，并可随时用無綫电給任何一个船長下达指示。無綫电波也能从浮遊的、对船只來說是很危險的冰山上反射。如果在船上有环視雷达，就可以在很远的地方發現冰山，及时变更航速或航綫以免和冰山碰撞。



在飞机导航中景象雷达也起很重要的作用。在雾里、夜里或云里，飞行员看不見地面，这时裝在飞机上的景象雷达会給他非常宝贵的幫助。

电子地圖和导航地圖还可以配合使用。先把就要通過的地区的地圖制成透明膠片，照片上的圖和雷达所顯示的圖，可以用光学仪器投影到特制的銀幕上。把兩張圖相互对照，領航員就能准确地断定出自己的位置，選擇正确的航綫。


飞机上的电视机


雷达技术在極大程度上是随着飞机导航任务的發展而發展的。

在现代飞机上我們可以看到各式各样的雷达仪器。它们帮助飞行员避免和别的飞机相撞，在飞行困难的条件下判定方位，測量飞机的高度，确定飞机的速度并指示对飞行危险的、有雷电的乌云的位置。

当飞机接近目的地的时候，在着陆困难的条件下，机场調度員利用雷达能給飞行员很大帮助。当用雷达在空中“了望”的时候，机场調度員能發現远在数十公里以外飞向机场的飞机。調度員用無綫電話和飞行员联系，并注意飞机的飞行情况。飞行员接到地面的指示就开始降落。现代雷达非常精确，它能把飞机一直引导到跑道上，而保証它安全着陆。

有一种雷达和电视結合的裝置可能用来指挥飞机的

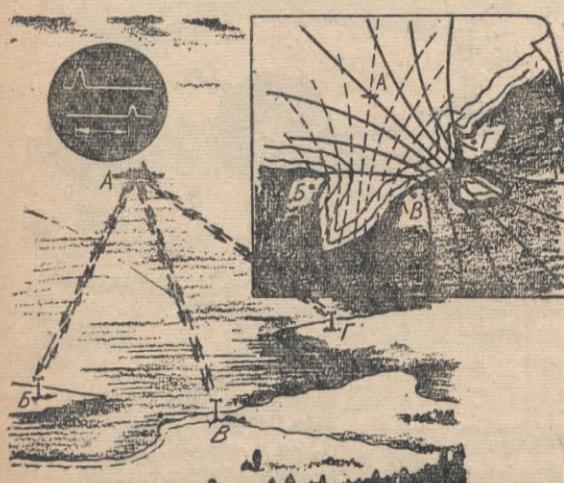

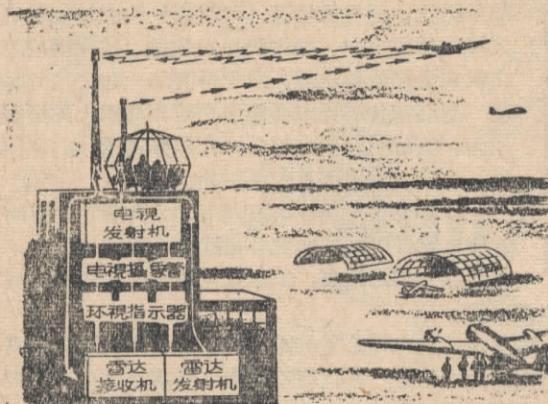

飞行。在这种場合下，要沿着航線設置許多雷达電視站。每一个站有兩種無綫電裝置：雷达和电视發射机。雷达觀察着周圍的天空，电视發射机再把由雷达螢光屏上顯示出來的圖象發向天空。在飛機上裝置一部接收這種信號的电视接收机和一個回答器。

当地面雷达台向四周進行觀察時，回答器就回答它。如果飛機在不同高度上飛行，那麼回答器的回答信號也應不同。要給每一個不同高度規定一種信號，以便雷达分別觀察所有不同高度的飛機。為了接收回回答信號，每座電台都裝有幾個環視指示器——一個高度層一個。在這些指示器的螢光屏上顯示不同的圖象。在每一個圖象上都不能看到所有的飛機，僅能看到飛行在進行觀察的指示器高度層中的飛機。

电视發射机电視發射管的數目與雷达螢光屏的數目一致。每個电视發射管對準一個螢光屏，并把雷达在屏上描繪的圖象傳送出去。

這樣，在飛機的电视接收机上出現的就正是地面雷达所觀察到的。就好象电视發射机把雷达的螢光屏由地面直接搬到飛機上一樣。飛行員就看到他所感到興趣的圖象，即和他大致在同一高度飛行的飛機的符號，其中一個白色的好象帶尾巴的小光點，就是他自己的飛機。飛行員好象從側面觀察空中的全部情況。而這一點是非常重要的，因為他可由此校正自己的飛行。

當飛機接近機場，進入機場電視雷达的有效區域時，在螢光屏上就出現機場附近的地形圖和地面障礙物（如高大的樓房）以及降落的路線等等。

在能見度不良，而飛機進入降落地帶時，飛行員可以利用另一種叫做陸地雷達幫助着陸。這種雷達比其他雷達更為精確，飛行員在自己的螢光屏上可以看見跑道的圖形。在跑道圖形上有一條由上而下的直線。這條直線就是飛行員着陸時應當保持的平面方向指標。

但是為了更有把握更安全地着陸，須要注意飛機的高度。這項工作則由與第一條線垂直相交的第二條線來擔任。

飛行員知道，如果光點離開了垂直線，那末就應該糾正航向。如果光線跑到水平線的上面或下面，這就是說飛機的高度不適宜，或是過高，或是過低。這時候他要扳動升降舵或是方向舵使飛機的圖形正好落在这兩條線的交點上，這樣就能保持飛機準確地按照指定的降落線降落。飛行員可以毫不擔心地將飛機向下滑翔，輕穩地着陸。

航海的發展，尤其是航空的飛躍發展對導航儀器和導航的方法提出了日新月異的要求。因此毫無疑問，雷達提供給我們的定位工具將很快地發展，而艦船和飛機的導航將更準確可靠。

范世民節譯自蘇聯“青年技術”

自制無綫電傳真電報紙

一向靠外國進口的傳真電報紙，已經由北京鐵道科學研究院余少玉同志試制成功，經過試驗和鑒定證明效果良好。

這種紙的特點是能將對方傳送來的文字、圖片、印章等真實清楚地記錄下來，記錄速度每分鐘達三十公尺，並不受溫濕度的影響。同時，在光線下進行工作不但不會感光，反而能省略顯影和定影等手續。

無綫電報傳真紙的用途較廣，除了作傳真電報紙外，還可作振動儀、心動電流圖等高速記錄儀的記錄紙。其它在采礦、橋梁檢查以及各項科學試驗工作中都能運用。

目前，這種紙正積極準備投入生產。（人民日報）

·世界上最高的電視塔· 最近，在莫斯科郊外將建築一座高入雲霄的鋼鐵建築物。這就是莫斯科大電視中心站的鐵塔。這座高五百公尺的新電視塔將是世界上最長的建築物。如巴黎愛菲尔鐵塔才有三百公尺高，紐約最高的摩天大樓也只有四百四十八公尺。

這座莫斯科大電視中心站的新塔內，將裝設兩個快速電梯，每個快速電梯可容納二十人。在電視塔的各種不同高度上，將建立一些了望台。了望台上還安置安樂椅和望遠鏡，參觀者在這裡可以鳥瞰整個莫斯科的景色。塔內為參觀者設立了食堂，食堂里播送著美妙動人的音樂。

目前已完成新電視塔的設計工作。新電視塔的建築結構特殊。它是像鋼鐵巨人一樣的多面形尖塔。塔的底部直徑長達118公尺。

這座新電視塔落成後，莫斯科大電視中心站的播送範圍能擴大一倍，並能改善圖象的質量。這個電視塔可以同時播送三個電視節目和一個無綫電節目。

（長流據蘇聯“共青團真理報”和“星火”雜誌編譯）

雷达指挥飞机安全降落



(苏联)几·鄂罗贝珂

利用雷达并且配合一些其他的无线电设备，基本上就可以保证飞行安全和航路正确。

雷达设备的使用，主要利用电磁波在传播途中遇到物体时，能从物体上反射回来的性能。把反射回来的电磁波用极灵敏的接收机接收，就能搜寻空中的目标。把电磁波向一定的方向发射就能决定目标的方位，再根据电磁波传播的速度决定目标的距离。

一部雷达机由下列几个基本部分构成：发射机、天线、转换装置、接收机、指示器、同步器和电源设备等（如图1）。

雷达一般是采用能在视距内传播的超短波，如公尺波、公寸波、公分波。因为这种波段的波长短天线的尺寸可以做得很小，定向发射就变得非常容易；而且当波长小于被反射的目标时，反射回来的电磁波最强，所以能适合上述的用途。

用在民用航空上的各种雷达技术中，有一种是“雷达降落制”。

使用雷达降落制时，在飞机上应备有完全可靠的无线电通信设备，特别在飞机上的无线电导航设备损坏

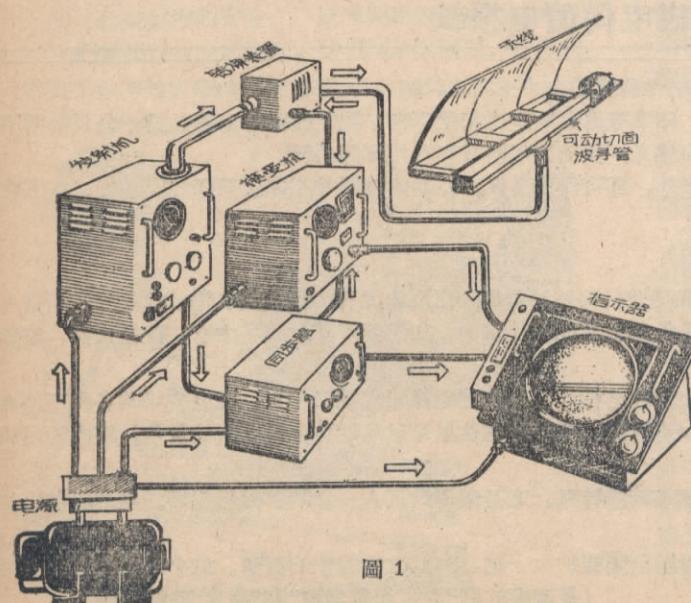


图 1

时，这些设备就显得更为重要。指挥飞机降落着陆的雷达，能在航空港（飞机场）的区域内纠正飞机的航行方向，把飞机导向跑道，并继续控制飞机在滑翔道和跑道方向上降到20—30公尺的高度。全部设备的操作都集中在装在汽车上的指挥所内。设备的电源由预备的几部移动发电站供给，也可由当地交流市电供给。

降落雷达按飞机预定降落的方向装在跑道的右侧，设备中的其他部分可置于降落雷达近旁，中间隔开相当距离，以保证互不干扰和使用较短的连接电缆。

降落雷达能在15公里的距离内控制飞机在降落方向和滑翔道上的位置，在这段空间内，降落雷达用方位天线和高度天线“观察”正在航行中飞机的方位和高度。为了确切知道飞机的着陆点，高度天线的辐射图形应有1度的角度。

降落雷达开机后，由同步器向发射机送出一个特殊的起动脉冲。这个起动脉冲也同时送向接收机的瞬时自动增益控制电路、扫描电路、侦测雷达（搜索雷达）的指示器和参考指示器等。瞬时自动增益控制电路能控制回波信号的放大，使飞机飞行距离不断改变时，显现在雷达指示器荧光屏上的回波光点能有相同的亮度。扫描电路产生的电压供给方位指示器和高度指示器里阴极射线管的第一阳极和偏向线圈。将起动脉冲同时送向降落雷达和侦测雷达，可以使两者保持同步工作，但是在频率相同或相近时会引起互相干扰。

起动脉冲进入发射机后，就作用于调制器，使脉冲能在极短的长度内得到矩形波形，放大后再送进磁控管振荡器。振荡器产生的高频强力脉冲振荡经过波导管、转换盒、波道转换器、天线转换器等，送进方位天线或高度天线，向空中发送。

当发射机发生振荡的瞬间，转换盒把接收机的波导管切断，保护接收线路中的机件，使振荡的全部能量都集中到天线上，向空中发送。在两个脉冲之间这一段空间间隙里，天线又用来接收回波信号。为了避免回波信号输入接收机前，在通向发射机的馈线上引起能量损失，这时便将发射机的输入端短路。转换盒主要靠气体放电管工作。要降落雷达工作可靠，还得准备备用机（在天线或指示器损坏时使用），在必要时用波道转换器接上工作。天线转换器也应能交替地接向方位天线和高度天线。

方位天线水平地装置于雷达车顶的左侧，高度天线则垂直置于方位天线一侧。方位天线的辐射角在水平面上为1度，在垂直面上为2度；而高度天线则为3度和0.5度。天线由半波振子、可动切面馈电波导管和抛物线反射面组成。为了保护天线避免风雨侵蚀，天线外罩有泡沫乙烯的外罩。

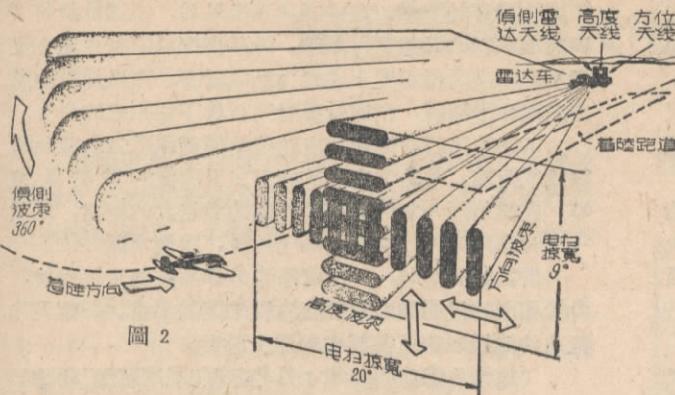


圖 2

方位天綫發出的波束在空中沿水平面掃掠，高度天綫波束沿垂直面掃掠（圖 2）。掃掠動作由可動的與固定的 Γ 形切面導電波道管擔任。波導管可動切面借電動傳動裝置在平行的固定切面上移動。變動波導管切面的內徑，使電磁能在管內的傳播速度相應變化，於是每一個振子所激勵而引起的振動，它的相位依直線律變動，結果形成天綫波束在天空的掃掠。波道管可動切面移動速度可由每分鐘 30 次變至 60 次。小的速度用於觀察近距離的飛機。

僅靠方位天綫和高度天綫的電掃掠，是難於“觀察”一個區內的全部天空。固定的天綫只能“觀察”一段狹窄的空間，當然也就只有在目標進入天綫的波束時，才能捕捉到目標。要使方位指示屏上捕捉得的目標能在高度指示屏上顯示出來，方位偵測員可借一個腳踏操縱蹬的帮助，旋轉高度天綫指向目標。在偵測員面前的方位指示屏和高度指示屏上，裝有標尺狀的天綫位置指示器，它用機械裝置和腳踏轉動裝置聯動。當偵測員把標尺的中綫對準飛機在屏上的光點時，另一天綫就準確地指向目標。方位偵測員可使高度天綫在水平面上 20 度空間範圍內旋轉，而高度偵測員可使方位天綫在 9 度空間角的範圍內旋轉。

由目標反射回來的脈衝信號被這些天綫收到後，進入接收機的輸入端。經過檢波和放大，像頻脈衝就送入指示器陰極射線管的控制電極上。

指示器里陰極射線管螢光屏上掃描線的移動，系與天綫的波束同步。同步作用是由兩部掃掠發生器里的可變電容器和可動切面波導管用機械聯動的方法，來加以控制。

為了增加計算的精確度，在指示屏上把掃掠區展闊到 50 度。為了完全利用螢光屏面，掃掠區可從指示屏邊緣開始（如圖 3）。

在方位和高度指示器上，

採用兩個圖像同時投影的原理，使標示線和陰極射線管螢光屏面的圖像，同時投影在這個半透明的鏡面上。

當降落雷達停放的位置正確時（對跑道中綫而言），方位指示屏上從掃掠線基點到計程線底的垂綫，相當於平行降落方向的一根直綫；而在高度指示屏上這條綫就相當於地平綫。在方向指示屏上，跑道綫位置在平行降落綫的右方，中間的間隔視雷達距離跑道中心綫的距離而定。跑道綫和降落方向的準確位置，在飛行時用特別的算尺決定。決定滑翔綫位置的方法也和以上所述類似，但也隨飛機的型式和使用的雷達程式而有所變化。

用裝在跑道起點兩旁的角形反射器，很容易把跑道的位置標示出來。地形許可時，可以把角形反射器適當的裝在遠距和近距歸航台的天綫桿上。這樣，在降落雷達的螢光屏上就能很清楚地看見反射器的回波光點，也就能依靠這些歸航台，準確地控制飛機的航行並掌握其飛行時刻。

雷達降落制全部設備都裝在汽車和拖車上，所以能在需要變換降落方向時移動整個指揮系統。

要掌握飛機降落方向的正確位置，並由裝有參照目標指示器的指揮所繼續控制飛機沿降落方向和滑翔道着陸，在降落指揮系統中還應有短波和超短波聯絡電台。降落指揮所中工作的有降落指揮員及其助手。第一人在降落雷達屏上觀察並控制飛機的降落，第二人在偵測雷達屏上控制飛機進入航空港規定航路上的降落綫。在偵測雷達指示屏的 0—6 及 0—20 公里標尺上，繪出降落綫和遠距和近距歸航台的位置標點。0—6 公里標尺上還附帶標出跑道輪廓；而在 0—20 公里標尺上標出飛機進入降落綫的航路。此外，在兩個指示屏上，依降落雷達的方向繪出觀察地帶。偵測雷達指示屏的標尺除以上所說的兩個外，第三個標尺為 32 公里。在方位指示屏上畫一條降落綫，距兩側 5 和 15 公厘處繪兩條平行標示綫，相當於地面上 150 公尺和 450 公尺的距離。用這種標示綫就能判斷飛機偏離降落方向的大小。在方位指示屏上也同樣繪出遠距和近距歸航台的記號，和最大偏航綫。

遠距和近距歸航台的圖形記號，應該和角形反射器回波光點重合，這樣就容易確定雷達位置偶然變化。

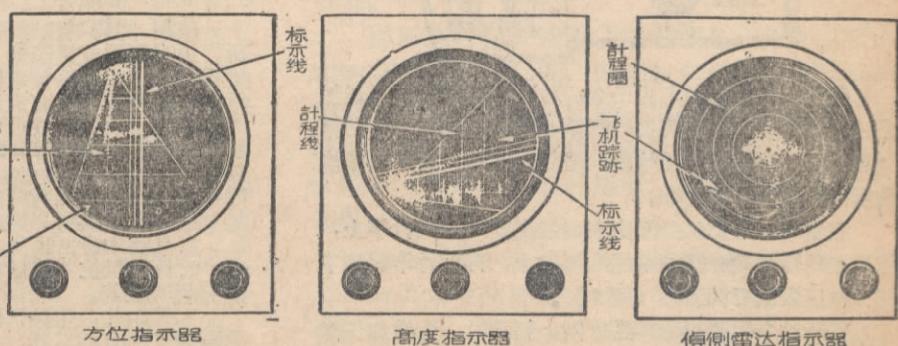


圖 3

在高度指示屏上应有水平线标出300、150和50公尺的高度。滑翔线应按指定的航空港进入降落图，用相应于远距和近距归航台上空飞行高度的各点绘出。并且也同样地绘出偏离滑翔线最大距离的范围线。

在方位指示屏和高度指示屏上还有距离标记，标尺从15公里到7公里。指示屏上标出的记号，都印在用透明塑料的标示板上，罩在阴极射线管的玻璃保护罩上。

指挥塔台上的指挥员引导飞机接近机场，当到达指定的高度时，指挥员就对降落指挥员下达命令。等到飞机回波光点在侦测雷达的指示屏上出现后，降落指挥员的助手就开始监视飞机回波光点的移动。如果飞机飞行在规定进入降落的航线上时，就不再向飞机下达命令。

当飞机进入降落雷达的观察地带以前，降落指挥员

用联络扬声器预先通知降落雷达上的方位侦测员，旋转天线位置开始侦测。在捕捉到飞机以后，侦测员就将天线对准移动的图像进行跟踪。降落指挥员同时也在方位指示屏和高度指示屏上注意飞机的动态。飞机偏离跑道方向线和滑翔线，指挥员就对飞行员下达相应的命令。

下达给飞行员的命令应该包括偏离跑道方向线和滑翔线的距离，着陆方向角的修正以及速度的减低数值等。应该每隔一定时间将飞机离跑道起点的距离，以及一定时刻内的飞行高度通知飞行员，让他掌握方位。

借雷达的帮助，可用着陆姿势标識控制飞机着陆，并靠相应的机场侧面图观察飞机的回波光点，一直到飞机着陆接触跑道甚至在跑道上滑走。

(施錫节譯自1956年4月号苏联“民用航空”杂志)


用低频扼流圈寻找馈线障碍

立 動

检验和确定有线广播馈线上障碍部位的方法很多，这里介绍一种使用方便，容易制作的馈线“障碍寻找器”。

原理 这种仪器工作原理是根据电磁感应现象：一条载有交变电流的导线，在它周围必产生交变磁场，磁场内的磁力线若被导体所割切，就会感应电势，这个电势的大小，是与导线电流和被割切导体内所含圈数成正比的，实际圈数是固定的，那么这个电势就直接与导线电流成正比变化。

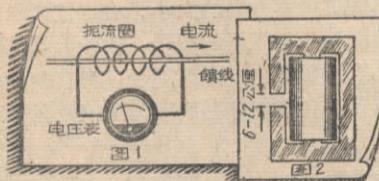根据这种现象，我们就有可能做出一种仪器来寻找馈线障碍。设导线（馈线）与被割切的导体（实际这里是应用圈数很多的线圈）之间耦合系数不变，则当馈线趋于短路时，线电流很大，由此感应电势也大，馈线趋于断路时，线电流很小，感应电势也小。如果在线圈两端接一个灵敏的电压表（图1），指针就有偏转，若接一个听筒就可听到声音（频率在声频段时）。从电压的大小或声音的强弱就可以判断出馈线有无障碍。



制作 用电感量不低于30亨的低频扼流圈（虽然它还不够理想），先将扼流圈铁心边缘处锯出一个凹槽（图2），以便放入被检验的馈线。凹槽的大小以被检验馈线的最大外径为准。

测量时，可把仪器固定在适当高度的干燥竹竿上，然后用软线焊接在线圈两端的焊片上，再沿竹竿引到下部和电压表或听筒连接（图3）。

实际这个扼流圈很容易自制，制作时，为增加仪器的准确度和灵敏度，可以应用高起始导磁率的磁性材料

（例如铁镍合金）做铁心，片与片之间要绝缘，以减小磁滞和涡流损失。这里因无直流成分，所以磁路中不必留空隙，铁心可以间插。

在结构方面应尽可能地缩短磁性材料的（磁路）长度，同时适当地增加它的截面积，来减小磁路中的磁阻，使同样的电流产生较多的磁通，从而获取较大的感应电势。下面介绍一种制好的扼流圈结构数据，供参考。质量好的硅钢片，截面积是 $4.0 \times 2.3 = 9.2$ 平方厘米，用直径0.1—0.09公厘

漆包线绕4500圈，层间电压不高，可以不加绝缘垫圈，但线圈与铁心间应有较好绝缘强度，以免被馈线工作电压所击穿，可垫1—0.9公厘厚绝缘胶布绕好的线圈，为了防潮，最好能用石腊或绝缘漆浸渍一下，再讲究一点，还可以涂一层漆青。

使用 障碍寻找器做好以后，就可以放到馈线上试验，这时要注意馈线对人身的安全，下雨和打雷时不要进行试验。当馈线接近扼流圈铁心凹槽处时，电压表指针应有偏转或听筒有声音。改变馈线电流，电压表指针的偏转度也改变，根据电压的大小或声音的强弱，就可以间接地判断出馈线障碍部位。例如：甲点到乙点间距离只有300公尺，但甲点和乙点两处电压相差很大，这说明甲乙两点间馈线有问题。

这种仪器具有一定误差，它包括两方面：

1. 仪器本身所产生的误差。

2. 负荷阻抗与馈线特性阻抗不等时；长线上的驻波而引起的误差。

尽管如此，这种仪器还是可以作为广播站寻找馈线障碍部位的有利工具。尤其在确定皮线（或其他有绝缘被复的电线）的障碍部位时更会显出它的优点。

如何選擇無線電收信台台址

陈 治

無線電收信台地点选择得是否适当，直接关系到电路的質量和基建的維持費用。在选择时要注意哪些事項，在这里提出一些意見，以供参考。

我認為选择收信台的台址，可以根据下列几个条件——信号杂音比，杂音电平，場强，电台干扰和經濟。現在分別簡單說明于后。

信号杂音比——現代的收信机的灵敏度很高，收信的好坏主要取决于信号杂音比的大小。一个信号杂音比大的微弱信号可以由收信机予以充分放大后，滿意地使用；而一个信号杂音比小的較强信号反不能滿足需要。信号杂音比虽然是越大越好，但实际上由于收信机內部杂音的限制，由外部杂音構成的信号杂音比只須超过一定数值就可以了。此外，在各种業務上所需要的信号杂音比也不一样。附表一是各种業務所需要信号杂音比数值。

表一 各种業務的無線電收信所需信号/杂音比值

業 务 种 类	信号/杂音比值	
	勉强接收	很良好的接收
人工电报	1	2
快机电报	2	5
电傳电报	7	25
传真电报	2	5
營業用無線電話	4	30
無線广播	7	100

信号杂音比是由信号（場強）和杂音構成，下面再把它们分別討論一下。

杂音电平——机外杂音的主要来源主要是工业杂音和热带天电。后者不在这里討論。工业杂音是工业区和城市里的电气用具所产生的脈冲性全頻帶电磁波，不可能在收信台利用濾波器或屏蔽法除去，只能用远离这些杂音来源的办法来減低杂音的效果。如果收信台距离城市太远，將使費用增加。在一般情况下，除尽可能避免定向式接收天綫的主瓣指向杂音来源外，并須使收信天綫和杂音来源之間有如附表二所示最小的数值。由于实际情况复杂，在勘測台址时，需要做杂音

測試，根据測試結果予以修正。

表二 收信場地与各种杂音来源間的最小距离

電氣設備名稱	最小距離 (公里)	說 明
電力明綫(高于380伏，低于35千伏)	1	離天綫場地1公里之地
低壓架空明綫(電信綫路，不超过380伏的電力綫)	0.2—1	在定向天綫主瓣方向上1公里，其它0.2公里
高壓電力綫(35—110千伏)	1—2	
變電站(3—6千伏)	2—4	
公路	0.3—1	汽車很多的1公里，少的0.3公里
交流電鋸機，電動機械，發電機械	0.2	
振盪式電鋸機	5	
未予屏蔽的有線電報，電話機械	/0.1	
透視機	3	
電疗機	1	
大工厂，拖拉机站	3	
電氣鐵路，電車路	2	
高頻電爐及其它高頻電器	—	照長波發射機計算

收信台附近如果是砂地，当有大風时，將產生風砂杂音，影响收信。

場強——收信天綫場地的电磁場强度的因素，除通信对方的發射功率和傳播条件外，还有收信台附近的地質和地形等条件。在这里只討論后者。

因射到收信天綫上的电磁波是由天空直射波和地面反射波所合成，如果收信天綫場地附近的地質对电磁波能全部反射，則場強將比仅有直射波強一倍。因此，收信天綫的場地要尽可能选用反射率（导电率）高的地質。附表三是几种不同地質的导电率。

地面下含水量的多少也是导电率高低的要素，所以水位高的地方比水位低的地方好。但又要注意調查，在雨水多的季节里会不会被水淹。

地面和建筑物能反射和吸收电磁波，所以在

表三

各种地質的平均电阻率

土壤种类	平均导电率(每立方公分)
沼澤	0.5
黑土	0.2
粘土	0.17
砂質粘土	0.125
夾砂地	0.035
湿砂地	0.025

电磁波行进的方向上要沒有凸出的地面(山丘)、森林或建筑物等障碍物。在勘測台址时，可以用經緯仪在天綫場地上向通信方向觀測障碍物的最高点，测得的仰角要小于附表四所示的角度，方为合格。

表四 通信距离与障碍物頂的仰角

通 訊 距 离	障 碍 物 頂 最 大 仰 角
国内电路，1000 公里以上	小于 8 度
国内电路，1000 公里以下	8 度

天綫場地一般以平坦为宜，如果略向通信方向傾斜则更合理。

电台干扰——收信台要避免本地各种無綫電發射机的干扰。所有發射机發射到收信天綫場地的場强要小于100毫伏/公尺。長波發射机的干扰比短波严重，所以需要离得更远。微波發射机一般不会干扰短波，所以可以設在收信台鄰近。附

表五是收信天綫場地和各种發射机之間的最小距离。如果發射定向天綫的主瓣指向收信台或收信定向天綫的主瓣指向發信台（这兩种情况应尽可能避免），就要根据天綫的增益，增加它們之間的距离。

經濟——在選擇收信台台址时，應該在保証电路一定質量的条件下，尽可能节约費用（包括基建費和維持費）。

表五 收信場地与各种發射机間的最小距离

發射功率(千瓦)	最 小 距 离(公里)		
	長 波	中 波	短 波
0.4—1	7.5	5	
5	10.5	7	
10	15	10	5
15	18	12	6
25	22.5	15	7.5
50	32	21	11

选择收信台台址时，还要考慮到交通便利和工作人員生活必需品的供应是否方便。

如果收信台离城市太远，將使遙控綫增長，机料的运输費也会增加；离电力網太远，会增加另架輸电綫的費用。

此外，如果把收信台建在海岸綫邊沿，海水蒸汽易使天綫和机件腐蝕，一般要离开 4 公里以上。距多灰塵的工厂太近將降低信号杂音比，并增加維护上的困难，所以要离开 2 公里以上。

磁性录音中对选择偏磁电流的探討

許 靜 波

在現代磁性录音中，超音頻偏磁电流大小选择得是否合适，直接影响到频率特性和相对的音量输出电平。这里将談到采用交叉調幅来选择偏磁电流的新方法（簡便測試方法可参考本刊 56 年 10 期“磁帶录音机磁帶的測試和維护”一文中偏磁电流选择一节）。在談及这个方法以前，首先闡述一下偏磁电流选择不当所引起损失的物理变化过程。

一、偏磁电流过大后在录音头上产生的去磁現象：我們要求录音磁头上隙縫处有足够的調幅信号（高頻偏磁和音頻信号的調幅）的磁场强度，离开隙縫兩旁磁極的磁场强度能急遽的下降（这种要求是以隙縫的寬度一般為 0.02 公厘和高

導磁的鉕銅合金材料來保証）（見圖 1），使录音材料离开录音头时，不会受到逐漸減弱的反复磁化而产生去磁現象，而帶有相对足够剩余磁场强度的振幅离开录音磁头。反之，抹音头上的磁场强度在隙縫正中为最大，使录音材料充分磁化，达到饱和状态。当录音材料离开抹音头隙縫时，磁场强度應該如圖 2 所示逐漸減弱，使录音材料移动时随着逐漸減小的磁场强度，时而磁化这一面，时而磁化另一面，最后当磁场强度接近無限小或零点时，录音材料隨之也被去磁到零，达到抹音的效果。如果我們將录音头偏磁电流調得过大，就会产生抹音头的效果，使部分頻率去磁。因为高頻的磁化都集聚在录音材料的表面，

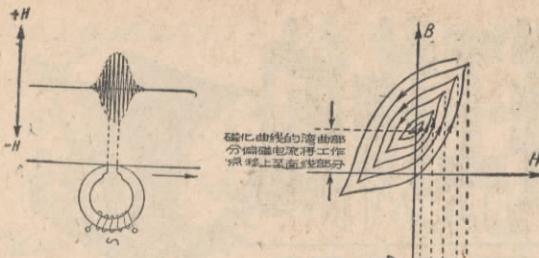


圖 1 录音磁头隙縫中間的磁场强度分佈及剩余磁场强度的关系

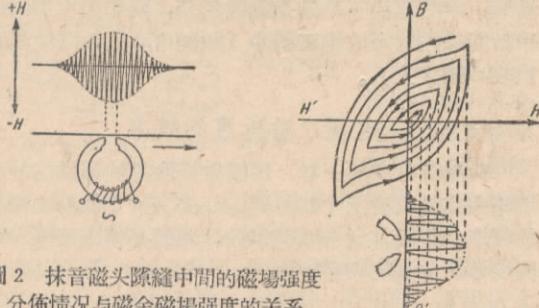


圖 2 抹音磁头隙縫中間的磁场强度分佈情况与磁余磁场强度的关系

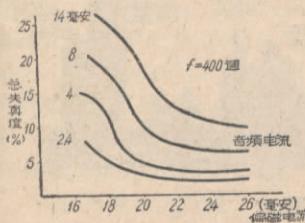


圖 3 不同的偏磁电流与不同的音频电流所引起的对 400 週的非直線性畸变，此处所表示的总失真度包括录音机的机械抖动、录音还音系统的失真在内

畸变，而低频部分有最显著的恶化。为了使输出电平不致衰耗，并保証音频范围在直线部分强而宽大，避免低频的非直線性畸变（圖 3），可采用交叉調幅方法来得到正确偏磁电流的数据。

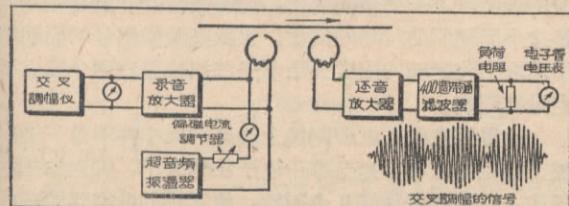


圖 4 以各种不同的偏磁电流录交叉調幅接綫圖

三、交叉調幅选择偏磁的方法：利用交叉調幅仪（可用兩音频振盪器来代替），把输出的两个振盪信号接到录音放大器。兩音频振盪频率的差数为 400 週（以語言清晰要求而定），例如一信号为 7100 週，另一信号为 7500 週，在輸入录音放大之間我們使这两个信号在音量大小上稍有差

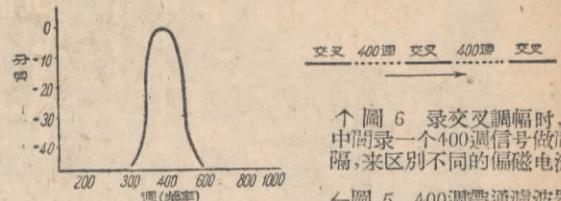


圖 5 400週帶通濾波器頻率特性曲綫
←圖 6 录交叉調幅时，中間录一个400週信号做間隔，來区别不同的偏磁电流

別，使交叉調幅的振幅（波幅）达到 80%（以磁头滿調幅为 100%），然后选择一較接近标准的偏磁电流为中心（因偏磁电流随录音材料的不同有所差異），以毫安为單位各別增加和減少兩擋，以这样不同的五个偏磁电流来进行录音，如圖 4。將录好磁带还音，在还音放大器輸出端接一400 週帶通濾波器和精密电子管电压表。濾波器的輸出輸入阻抗要求衡等，除 400 週能通过外，其他頻率都被切掉（圖 5），結果在电压表上可以获得 5 个不同讀数，选择其中最小一讀数的相应偏磁电流值，这就是符合該录音材料的标准偏磁电流值。这里要求还音放大器本身的录音还音頻率特性是平坦的，对高頻沒有損失。在作这样的測試时，每一段不同偏磁电流的交叉調幅信号中間要录一400週滿調幅信号来做間隔（圖 6），以利于測量时的判別。

四、用交叉調幅选择偏磁电流方法的原理：現在来探討一下磁帶上的波形，兩個高頻的交叉調幅信号，它的差頻是 400 週，所以录在磁帶上的波形是有規律的高頻調幅信号，这种規律是信号振幅的大小每秒鐘变换 400 次。一个正确的偏磁电流能使高頻输出最大，出現在磁帶上的波形仅仅是振幅大小变换的高頻；如果偏磁电流过高，就使高頻去磁，出現的波形是每秒 400 次的低頻，通过帶通濾波器后，电压表上讀数上升。因此，当已录各种不同偏磁电流的交叉調幅在还音时，以 400 週的信号輸出讀数最小为佳。它不但对高頻去磁作用最小，又能将音频信号移到磁化曲綫的直线部分。过低的偏磁电流不能使音频信号的振幅提高，高頻输出自然也不能达到最高。

圖 7 为选择偏磁电流所得出五个不同讀数的曲綫表。

从圖中可以看出，还音输出信号电平最低时，偏磁电流为 20 毫安，也就是最适合于所用的录音材料。


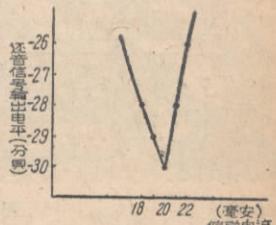


圖 7 使用交叉調幅還音出来得出一个偏磁电流的工作点

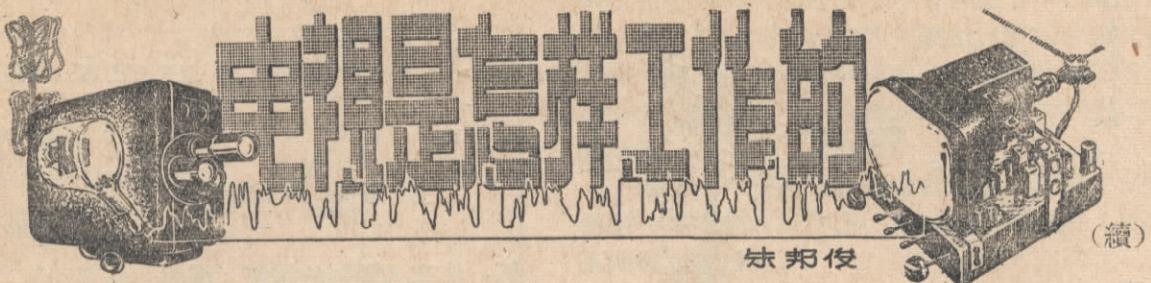

同步脈冲和熄灭脈冲

要使收到的圖像和傳送的圖像一样，显像管中电子注扫过螢光屏的速度必須和攝像管中电子注扫过鑲嵌板的速度一样。但是仅仅做到这一点还是不够的。假設在某一闊間攝像管中的电子注处在第1行的左端，显像管中的电子注处在第1行的中間，那末圖像的开始將出現在螢光屏的右端，而圖像的末尾出現在正中。

結果好像把圖像对剖成兩半，左右互換了位置（圖10）。为了使显像管和攝像管中电子注的运动保持一致（所謂同步），电视台在每扫完一行和一帧便發出“同步”脈冲，这个脈冲



圖 10

和圖像信号一起进入電視接收机，用来校正每行和每帧开始的时间。圖11清楚地說明了同步原理。由于左面一支鉛筆通过一根木桿控制了右面一支鉛筆的移动，使后者随着前者移动，所以右面鉛筆画出的圖完全和左边鉛筆所画的一样。同步信号在这里是起着木桿的作用。

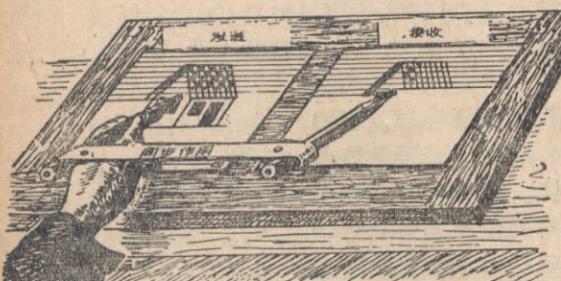


圖 11

必須指出：电子注从左向右扫完一行（正描）后，便自右向左回到左边（回描），开始扫描另一行。在电子注回描的时间內，电子注也会在螢光屏上划出發光的綫条，这就会扰乱收到的圖像。为了消除这种現象，每扫完一行或一帧电视台另外还送出一个“熄灭”脈冲，它的持续时间等于电子注的回描时间，而大小等于黑色像点的信号。“熄灭”脈冲在电子注开始回描的那一瞬间作用在显像管的控制極上，阻断电子注，于是在螢光屏

上便沒有回描的綫条。圖12表示電視广播每一行信号的波形，中間起伏不平的是圖像信号，兩端为水平同步脈冲和回描控制用的熄灭脈冲（如圖中ab段，同步脈冲突出在ab綫之上）。

电视广播所用的频率

和無綫电广播一样，用攝象管取得的圖像信号也必須騎在高頻載波上才能傳到远处去。这个載波要用多高的频率？在回答这个問題以前，我們必須先来看一看圖像信号所佔据的频帶寬度。

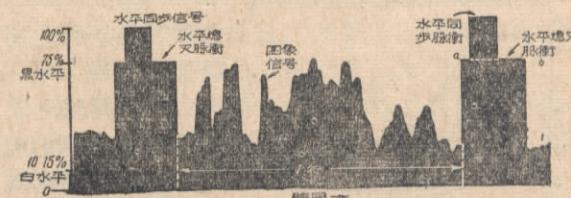


圖 12

假設是播送日出的場面。最初，画面的背景是幽暗的，只有几条淡淡的晨光照在圖面中的物体上。随着太陽慢慢地爬出地平綫，画面的背景便逐渐亮起来。整个日出过程是由許多連續的画面拼成的，每幅画面的背景变化得很慢。背景信号变化的频率一般为2—3週，这就是圖像信号的最低频率。

为了确定圖像信号的最高频率，假定傳送的圖像中的像点是黑白相间的。这样电子注每扫过两个像点，圖像信号便产生一个周期变化，而圖像信号的最高频率就是这个周期所佔时间的倒数。也就是圖像信号的周期等于用电子注运动的速度去除电子注扫描黑白两个像点所走过的距离。

值得注意的是電視圖像上像点的大小并不等于鑲嵌板上銀粒的大小，而是等于电子注的大小，因为扫描电子注一下子能蓋住好几个銀粒，使它們的电容器同时放电而得到一个圖像信号。因此可以認為像点是一个每边等于行的寬度的正方形。

電視圖像一般是長方形，長度 b 是寬度 h 的 $\frac{1}{2}$ 倍。如果每帧分成 x 行，每一行的寬度（即像点每边的長度）便等于 $\frac{b}{x}$ 。每秒鐘我們傳送 N 帧圖像，每帧中又有 x 行，每行的長度等于 b ，所以电子注在一秒內扫描的長度等于 xNb 。这就是电子注运动的速度。电子注扫描黑白兩

个像点所走过的距离等于 $2 \frac{h}{x}$ 。因此，图像信号的周期

$$T = \frac{2 \frac{h}{x}}{Nb} = \frac{h}{b} \cdot \frac{2}{Nx^2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{Nx^2} \text{ 秒。图像信号的最高频率 } F_{\max} = \frac{b}{h} \cdot \frac{Nx^2}{2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{Nx^2}{2} \text{ 谐。}$$

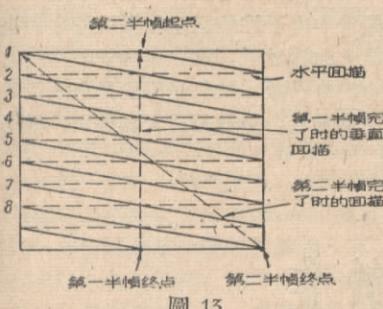


圖 13

所阻斷，螢光屏不發光。行回掃的時間短促，螢光屏僅在極短暫的時間內不發光，眼睛感覺不出有閃爍。幀回掃時間較長，螢光屏上出現一幀圖像後便熄滅一段時間，再顯現一幀，這樣螢光屏會兒亮會兒暗，看起來覺得閃爍，很不舒服。實驗告訴我們：如果將每秒內“閃光”的次數從 25 次增加到 50 次，也就是縮短螢光屏熄滅的時間，眼睛就無不會感到閃爍。為了消滅閃爍現象，我們就不得不把每秒內傳送的幀數從 25 幀提高到 50 幀。

倘使每幀中的行數 $x=625$ ，每秒內傳送的幀數 $N=50$ ，根據公式求得圖像信号的最高頻率約等於 13 兆週。因此，圖像信号的頻帶寬度是從 2 調到 13 兆週。要設計一架頻帶這麼寬的接收机是非常困難的。從上列公式中可以看出：圖像信号的最高頻率和行數平方成正比，所以減少行數能大大降低最高頻率，但是這樣會降低電視的清晰度。

一方面要避免圖像的閃爍，必須在每秒內傳送 50

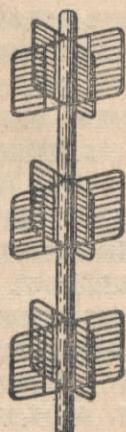


圖 14

幀，另方面又需要降低圖像信号的最高頻率，但是行數又不允許減少，這個矛盾採用隔行扫描法便能得到解決。隔行扫描法是將每一幀分兩次扫描（每一次扫描稱為一“場”），第一次扫描所有的奇數行，下一次扫描偶數行。在每幀分成 625 行的情況下，每次扫描 312.5 行，扫描的次序如圖 13 所示。電子注在第一場（即第 1 個半幀）內扫描所有的奇數行，扫至最後半行便垂直地向上回掃。由於電子注在作水平扫描時還受到垂直偏轉板的影響，所以它所划的線條不完全是水平的，而有少些傾斜（為了清楚起見，圖 13 上是大大地夸大了）。正因為第 1 場內的所有奇數行都有少些傾斜，所以垂直回掃至出發位置的電子注所扫描的第 2 場的開始半行，仍舊在第 1 場第 1 行的上面，不致疊合起來。當電子注扫完第 2 場的開始半行而回掃至鏡板（螢光屏）的左方時，剛好處在第 2 行的開始位置；所以划出的線條夾在第 1、第 3 行之間，把第 1 場沒有扫到的地方弥补了起來，湊滿成為一幀。這樣一來，每幀圖像仍舊由 625 行構成，所以清晰度保持不變。為了使螢光屏上的圖像不致閃爍，每秒內傳送 50 場就够了，不必送 100 場，因為送 50 場同樣可以使螢光屏“閃光”50 次。在隔行扫描的情況下，電子注扫描黑白兩個像點所走過的距離不變，而它的速度 $= 50 \times \frac{625}{2} \times 6$ ，比原來減小一半，所以最高頻率也減小一半，等於 6.5 兆週。

載波頻率通常是信號頻率的 5 到 10 倍，所以電視廣播所用的頻率最低為 30 兆週，這個頻率已在超短波（波長從 10 公尺到 1 公分）的範圍內。這就是說電視廣播必須用超短波來進行。

超短波像光線一樣，是成直線傳播的，所以電視發射機的有效作用距離只限於視線距離範圍以內，一般為 20 到 40 公里。當然，發射天線和接收天線裝得愈高，電視廣播傳播的距離也就愈遠。在一般的情況下，發射天線約高出地面 150—200 公尺，接收天線高 10—15 公尺，這時電視的接收距離為 58—65 公里。

電視的發射天線常採用如圖 14 所示的三層繞桿式天線。這種天線能保證向各個方向均勻地輻射電能，而且可以消除向上不必要的輻射，結果電波像陽傘的骨架似

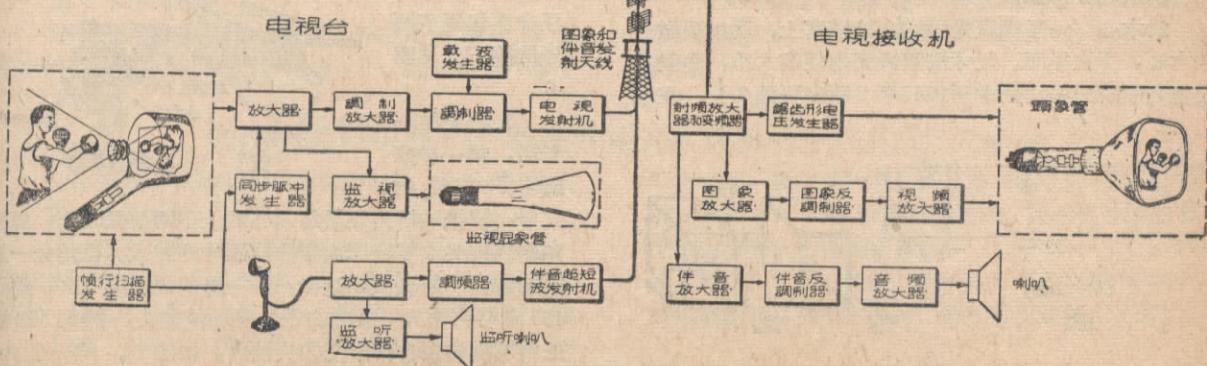


圖 15

地向地面辐射。

电视广播的整个过程

最后讓我們来看一看电视广播的整个过程(圖15)。

傳送的圖像經過透鏡映射在攝像管的鎮嵌板上，被分割成無數像点并把各像点的光强转换成相应的电信号。这些信号和同步脈冲發生器所产生的同步脈冲在放大器中放大，以后其中一小部分进入監視放大器，在監視显像管上显现出来，以便了解所攝取的圖像的質量，另一部分进入調制放大器，进一步放大。其后在調制器中調制由載波發生器送来的載波，調制后的載波經圖像發射天綫發射出去。电视的伴音采用調頻广播，調頻能使接收时的干扰作用大大削弱，它的發射过程基本上和

普通無線电广播相同。

电视接收机的天綫把来自圖像發射天綫和伴音發射天綫的圖像信号和伴音信号同时接收下来。收到的信号經射频放大器放大后由变頻器变成中頻，然后分成三路，圖像信号进入圖像中頻放大器，伴音信号进入伴音中頻放大器，而同步脈冲則进入鋸齒形电压發生器，控制显像管內供扫描用的行鋸齒形电压和帧鋸齒形电压的频率，从而保証显像管中电子注的运动和攝像管中完全一致。圖像信号經放大和檢波后，加在显像管的控制電極上，控制电子注中的电子数，使螢光屏上显出傳送的圖像，伴音信号經反調制后，被音頻放大器放大，推动揚声器，發出声音。

收音机电源变压器的制作

白 燕

編者按：本刊第一期曾刊載“收音机用电源变压器的計算”一文，这篇文章介紹具体制作的方法，是上一篇文章的續篇。

一、应用材料

30号漆包綫(直徑0.315公厘)約重0.12公斤。38号漆包綫(直徑0.152公厘)約重0.1公斤。19号漆包綫(直徑1.02公厘)約重0.1公斤。硅鋼片約重1.5公斤。厚0.8公厘、寬4公分、長18公分絕緣紙一張。厚0.07公厘牛皮紙一張。白臘紙(或牛油紙)一張。絕緣油綢約 $\frac{1}{2}$ 平方公尺。白布帶一公尺。厚0.4公厘、寬4公分、長12公分青壳紙一張。厚約0.05公厘、寬3.8公分、長18公分薄銅片一片，軟接綫 $\frac{1}{2}$ 公尺。鉤釘鉗片12只。絕緣漆(或白臘、松香)少許。鉛錫、鉛油(或松香)少許。

二、应用工具

小型手用繞綫車、計數表、电烙鉄(40瓦)、烘箱、浸漆桶(或臘鍋)、0—10伏0—500伏兩用交流电压表(或万用电表)和校驗用高压变压器(0—3000伏交流可調式)各一只。

三、繞制綫圈

1.綫圈壳 用厚0.8公厘的絕緣紙做里壳，把絕緣紙按圖1尺寸在虛綫处用刀輕划一下，但不要割透，然后再折成圖2形狀。

2.木心 为了把紙壳固定在繞綫車上，所以要做一个木心，撐在里面。尺寸按照紙壳內徑的大小，也就是鉄心的橫斷面積(見本刊1957年1期14頁圖3)，在木

心中間穿一个直徑約1公分的孔，以便穿入繞綫車如圖3。

3.把絕緣油綢、牛皮紙、白臘紙(或牛油紙)裁成4公分寬的長條。

4.接綫板 按圖4甲式样用青壳紙和鉤釘鉗片做好接綫板，在繞制綫圈时，按接綫板號碼的順序出头。

5.將綫圈壳套在木心上，外面繞兩層牛皮紙，在兩層牛皮紙中間再夾一層絕緣油綢，固定在繞綫机上見圖5。

6.現在可以开始繞制初級圈，用30号漆包綫，由①头开始繞，接出①头的方法是把白布帶折成双層，將①头压在白布帶折头内，白布帶再压在漆包綫下順序的繞下去見圖6。

7.繞完第一層后，垫一層薄臘紙，再繞第二層，臘紙的搭头处最好木心的上下兩個狭面上，以免兩側因搭头太多变厚而影响硅鋼片的嵌入。每繞完一層綫圈就垫一層臘紙，这样一层一层的順序繞下去，繞到457圈时再垫入一条白布帶，准备抽②头，繞到462圈处由所垫的白布帶中把②头抽出，如圖7。第一个462

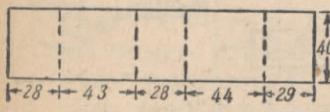
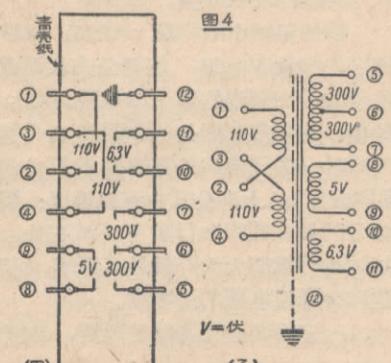


图1

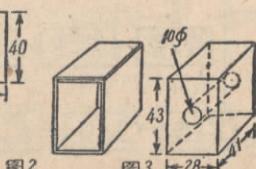


图2


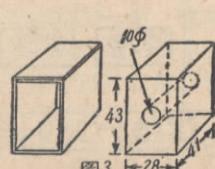


图3

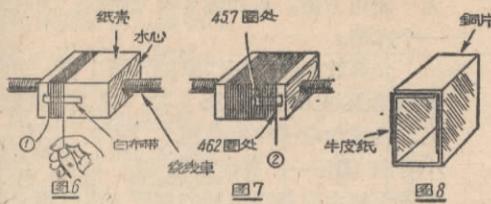

圈繞完后，墊兩層牛皮紙，在兩層牛皮紙中間夾一層絕緣油綢。將計數表撥回“0”，再按原繞法繞第二個462圈，抽头接③④。这时，初級圈已經繞完了，再在初級圈外邊墊兩層牛皮紙，在紙中間夾繞兩層絕緣油綢。繞完后即可開始繞靜電隔離。靜電隔離用薄銅片繞制，在薄銅片的一端鉗一軟綫出頭，接到接綫板上的⑫。這一圈薄銅片的搭頭處不可接觸，中間要夾一牛皮紙條如圖8。因为靜電隔離層與鐵底板接通，它與初級以及次級高壓之間電位差很高，需要良好絕緣。所以在靜電隔離的外面再墊兩層牛皮紙，在兩層牛皮紙中間夾繞兩層絕緣油綢。

8. 高壓綫圈用38號綫繞，繞法相同，開始時抽⑤頭，在1260圈處抽⑥頭，繞完後抽⑦頭。各頭均應先鋸接軟綫，再將軟綫接到接綫板去。以免綫細折斷。

9. 灯絲綫圈用19號綫繞，先繞5伏綫圈，抽頭為⑧⑨，再繞6.3伏綫圈，抽頭為⑩⑪。这几个綫頭可直接引出到接綫板。次綫各個綫圈之間及最外層均墊兩層牛皮紙并在兩層紙間夾繞兩層絕緣油綢。

在抽頭時應注意，要把抽頭繞在綫圈殼搭頭的一面，也就是要露在收音機底板下面的一面，見圖9。在繞綫時，綫與綫之間要繞得平，不要有空隙，以免太松會增加層數，因而繞不下，但也不可使綫與綫相互疊壓，以免發生擦破漆皮而短路。綫圈繞完後，將初次級引出的綫頭按號碼接在接綫板上鉗牢。這時綫圈部分就繞好了，可以把綫圈從繞綫架上取下，把木心取出，準備嵌鐵心。

四、嵌鐵心

為了減低渦流損失，最好每一鐵片交叉鑄嵌，如圖10。鐵心一定要嵌緊，以免產生叫聲。在嵌鐵心以前，綫圈的兩側裝兩只絕緣紙圈以增加綫圈與鐵心間的絕緣。絕緣紙圈形狀如圖11。

五、初步校驗

嵌好鐵心後可開始初步校驗，檢查各綫圈電壓是否準確。將②與③相聯（參照圖4甲、乙），①與④接

上220伏交流電源，用0—500伏交流電壓表測量⑤、⑥兩端及⑥、⑦兩端是否各為300伏，是否相等。再測①、②兩端及③、④兩端是否各為110伏，是否相等。再用0—10伏交流電壓表測量⑧、⑨兩端及⑩、⑪兩端是否各為5伏及6.3伏。如電壓不符時，即表示圈數繞錯，須拆去重繞。

六、熱處理

如各綫圈電壓均正常，即可進行熱處理。熱處理是為了使變壓器增加防潮能力及絕緣強度。因為空氣中有水份存在，會使變壓器中的銅線受潮，所以要進行烘干，把變壓器放入烘箱，在100°C的溫度下烘四小時（最好用熱風烘箱）。經過烘干後，立即把變壓器浸入絕緣漆中，絕緣漆的溫度以80°C左右為宜。漆桶要用熱水加熱，不可用火直接加熱，以免發生火災。絕緣漆的濃度



圖9

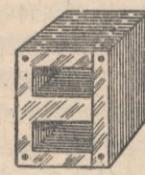


圖10



圖11

以能浸入變壓器為宜，如絕緣漆太濃時，可酌量加入汽油調稀一些。浸過一小時後，再放入烘箱，直到把絕緣漆烘干為止（約12小時）。如無浸漆設備，可用煮臘方法，將70%白臘（石臘），與30%的松香用鍋溶化，將變壓器放入，直到不冒泡時為止。（參考本刊1957年2期13頁）。

七、最後校驗

浸漆烘干以後再作最後校驗。照初步校驗的程序再重複校驗一次，檢查在浸漆、烘干以後是否有短路及斷頭現象。電壓都正常時，就進行耐壓試驗。

1. ②與③相接，在①與④兩端接上1500伏高壓，持續1分鐘。

2. ⑫與鐵心相接，在①與⑫兩端接上2000伏持續一分鐘。

3. 在⑤與⑫兩端接上2000伏持續一分鐘。

4. 在⑧與⑫兩端接上2000伏持續一分鐘。

5. 在⑧與⑩兩端接上2000伏持續一分鐘。

每次校驗後，需將暫時連接綫拆除。如均未打穿，各綫圈電壓又都正常，那麼這只變壓器合乎規格，可以使用。

修理捷式 Tesla 606A-32超外差式收音机的一点体会 梅一

收音机的故障是只能收听本地电台，并且声音很小，还有失真现象。

我打开收音机，用电表测量电子管的屏压都正常，零件也没有发热变值的情形。但是在测试各电子管栅负压时，发现了电压放大管 EF 22 栅极有一些正电压，拔出电子管，正电压立即消失。用三用表测量电子管 EF

22 各极时，发现它的第 3 脚与第 6 脚之间（即帘栅极与栅极之间）有 5000 欧电阻。这时才肯定了故障的原因是由于帘栅极与栅极碰极。

我采用了用电烙铁的高热烘烤 EF 22 帘栅极的方法，逐渐使碰极现象消除，使收音机恢复了正常状态。

介質放大器

(日 本) 山 口 博

談到放大器，大家就會聯想到電子管、半導體等，可是還有幾種放大方法，不為人所熟悉，其中最新穎和罕用的要算介質放大器了。現在想簡單的介紹一下。

我們都知道用作固定電容器的介質常是紙、云母等等，這些材料的介質常數只在2—6左右，沒有電壓特性（在電容器的兩電極上加上電壓，電容量減少的特性）；即使它們有電壓特性，也因為介質常數小，不特別製成很大的容積，還是得不到我們所要求的電容變化的幅度的，所以不能用作放大器。用作放大器的介質必須是介質常數比較大，電壓特性比較顯著的材料，例如鈦酸鋇($BaTiO_3$)系或鎳酸鉛鋇[$ZrO_3(Pb-Ba)$]系的材料。為了便於理解，把這類介質特性和電子管放大器的特性作一比較（圖1）。

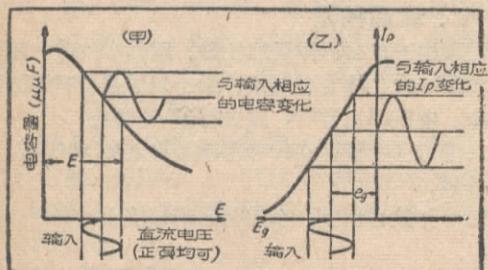


圖 1

介質放大器用電容器的構造見圖2，在鈦酸鋇系或鎳酸鉛鋇系介質的兩面各敷一層銀膜，銀膜上面復一金屬片，線頭就由金屬片引出（如不用金屬片，可在銀膜上銲上充分的銲錫，線頭由銲錫上引出）。為了增加機械強度和防潮能力，可先把它放在磁質容器里，然後灌注絕緣防潮劑。實際使用時這種放大器常接成兩只串聯，

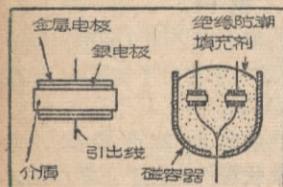


圖 2

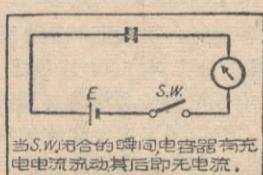


圖 3

為了使用方便，可如圖3做成兩組，同時封入一個容器。

介質放大器的工作原理見圖1甲。當電容器兩極上加上直流電壓E時，電容量減少，它的性質和電子管柵負壓 E_g 增加，屏流 I_p 減小時的“柵壓——屏流特性曲線”相似。但電子管放大器中受柵壓控制的屏流可以直接受出作為輸出，而介質放大器由於放大元件是電容器，直流不能通過（圖3），因此要改用如圖4的交流電壓（這時介質放大器的負壓和電子管一樣，要用直流）。現在使電容器的介質在兩極間出入變動，電容量改變，對加接在它兩極上的頻率固定的交流電源說，阻抗也隨着改變（ $X_c = \frac{1}{\omega C}$ ），回路里就有和介質出入相應的電流流動（圖5）。但是這種在放大器內用機械方法變動介質位置的方法並不適用。

用鈦酸鋇系或鎳酸鉛鋇系作成的介質電容器，當兩電極間加上一個微弱的信號時，等幅電流（即交流電源）就被控制，這個被控制的電流雖已被輸入信號調幅，但由於正負半週對稱，平均值等於零，不能利用。還要經過檢波，把它變成脈動直流然後可作各種用途。也就是說，它完成了和電子管一樣的放大作用。

圖6表示介質放大器的工作情況，從 T_1 輸入的等幅電流（一般是30千週）通過 C_1, C_2 ，經檢波器D檢波後加到輸出變壓器 T_2 的初級上。如 C_1, C_2 為定值，通過 T_2 的電流也是定值。當A處輸入一個信號電壓，這個電壓和圖1甲一樣與偏壓E疊加到 C_1, C_2 上，於是 C_1, C_2 的容量隨信號電壓的大小發生變化， T_2 初級電流必然也起變化。微小的輸入信號電壓控制了輸大的整流電流，也就是輸入信號已被放大。

圖6線路的效率差，放大倍數不大。

圖7是使 L 和 C_1, C_2 組成的並聯諧振回路和等幅電流的頻率諧振，這樣放大率有相當提高。

圖7甲表示回路諧振頻率 f 應比等幅電流的頻率 f_0 略高或略低。因 f 和 f_0 相等，相當於電子管放大器中柵壓為零或在屏流截止點上，失真嚴重，無法使用。用過電容式拾音器的人立刻明白一定要使工作點落在諧振曲線傾斜部分直線段的中點，才能使 C_1, C_2 的電容量有微小的變化時，諧振頻率所呈現的阻抗有較大的變化。顯然，如果諧振回路的Q愈高，放大率愈大。

在圖7乙的線路中，輸入信號通過高頻扼流圈RFC而加到 C_1, C_2 的兩端， C_1, C_2 的工作點選在諧振曲線傾斜部分的中點如圖7甲。 C_1, C_2 和輸入信號相應變化，回路的諧振頻率也隨着變化。因為 f_0 不變， L 兩端的

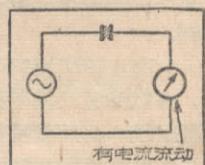


圖 4

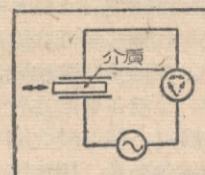


圖 5

谐振电压就和输入信号同样变化，经检波后输出，完成放大工作。

图8是实用的线路，电子管输出—500千週左右的等幅信号，经修整电容器分流入各放大级。偏压是整流后的输出电流（直流），通过高电阻降压后接到各放大电容器。图9是为了要得到较大的输出，负荷与电源串联的线路。

这些线路经原作者试验，结果如下：电力放大约30余分贝，电压放大约10余分贝；当负荷感

抗为10千欧时，最大输出约0.8瓦（400週时测得），频率响应很好，在50週到10千週（负荷用10千欧电阻）几乎是平的。如把图10改用变压器交连，输出比图8更大。

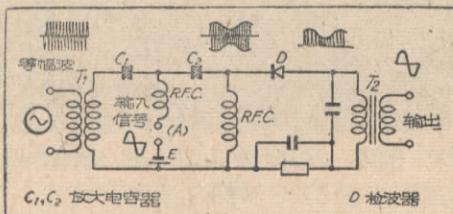


图6

这种放大器的优点缺点：

优点：1、无热阴极，2、可半永久使用，3、小巧，4、耐震，5、消耗电力小，6、输入和输出阻抗大，7、耐得住过负荷。

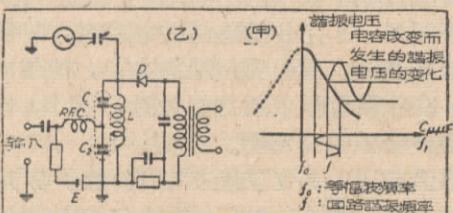


图7

缺点：1、电源必须用等幅波，2、要用检波器，3、现阶段稳定度和电压放大倍数较差，这是目前最大的缺点。但2、3两点有了较优的材料后都可以解决。（李秉衡 金庚年译自1956年11月日本“无线电与实验”月刊）

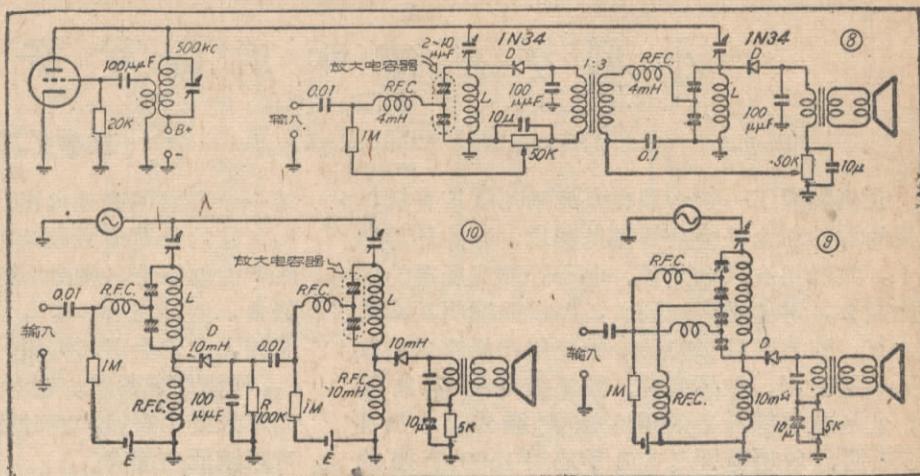


图8, 9, 10

干电池复活法 吴延周

将要用完的干电池的封口小心地揭开，用尖锥在炭棒与锌壳之间的地方垂直向下打4—8个小孔（看锥的粗细与电池的大小而定）。分次灌入高锰酸钾的饱和溶液，一直到电池不能再吸收为止。然后封口，这时干电池已经又恢复了工作能力。

高锰酸钾又叫“灰锰养”，医药上用为皮膚消毒剂。一般药房中均可买到。将高锰酸钾溶于无矿物質的水中（自来水、蒸馏水、雨水或河水矿物質少，井水矿物質較多），一直到高锰酸钾不能繼續溶化时，就成为高锰酸钾的饱和溶液。打孔的尖锥不要用铁的，因为铁锥往往有锈，这样会在电池中增加杂质，可用竹筷削尖磨光使用。

这种复活方法对锌皮完好的干电池很有效。

勘 誤		
期 数	页 数	更正
1957年3	27、28	图5、图7、图8、图9中的L ₅ (⑤⑥)接头应互换
1957年2	10	图1中L ₁ 到C ₄ 与耳机到12A7(②)的两交叉线不联。
1957年2	封3	表2右上角说明中“每公厘”应改为“每公分”。
1957年3	25	上海牌收音机线路图中π ₄ (6BA6)屏极(5)接线经R ₁₃ 、R ₁₄ 后，应和R ₂₀ 、R ₁₉ 的接线断开，直接向下接通R ₁₇ 及C ₈₈ 。

小型交直流兩用收扩音机

李泰义、李文生

我們裝置了一架小型交直流兩用收扩音机，所用的零件和电子管全部都是国貨，它的外形如圖1，共計用6只电子管。电子管和变压器的排列如圖2，零件排列如圖3，經校驗輸出功率約有4瓦，配用1只25瓦16欧反射式揚声器供數百人會場使用，效果很好。該機線路結構如圖4，它的收音部分是采用外差式線路，中頻是465千週，收听範圍是550千週至1600千週的广播段，用6SA7作变頻，6SK7作中頻放大，6SQ7作第二檢波兼音頻放大和自動音量控制，6V6作末級功率放大，在使用扩音时，話筒輸入經6SQ7(V_5)作前置电压放大，拾音器輸入接在 SW_1 的扩音位置上，用 SW_1 單刀雙擲开关变换收音或扩音。用 SW_2 雙刀雙擲开关变换电源，交流电源用5Y3整流，消耗电力約50瓦；直流电源分甲乙電兩組，甲電用6伏蓄電池供給，約消耗1.65安，乙電用200伏至300伏蓄電池供給，約消耗50至60毫安。

現將圖4中部分線路解釋于下：

負回授 为了使輸出失真度減小和頻率响应均匀，用 R_{14} 、 R_{15} 与 R_{13} 串連成負回授網路， R_{14} 上的电压就是回輸电压， R_{13} 和 R_{14} 串連实际上就是 V_3 的屏極負荷电阻，但 R_{14} 的电压相位和 R_{13} 的电压相位是相反的，因此抵消了負荷電路里的电压，这样不但可以減小失真而且可以提高音質。

退交連

在使用扩音时，因 V_5 和 V_3 、 V_4 的高压电源是由同一个电源所供給的，因此这个电源內阻就成

为一个公共的交連电路，这样它的阻抗和 V_3 、 V_4 、 V_5 的負荷电阻成为串連，当 V_4 屏流变化时而产生电压降，就由电源內阻直接交連回授到前級去，因为在 V_5 与 V_4 之間相差兩級，回授电压同相，常常会引起振盪，产生叫嘯声，用 R_7 和 C_{18} 作退交連網路，將电源內阻的交流成分濾去，而不致發生振盪，同时能使屏压更加稳定，并且可以減低交流声。

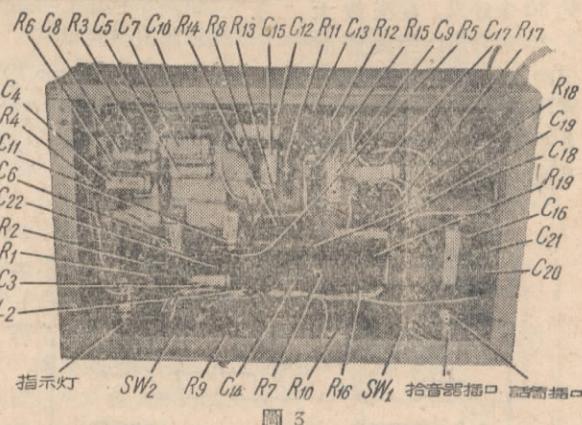


圖 3

高頻濾波 为了使傳真度增高，在 V_3 的小屏檢波回路里裝有 R_6 和 C_7 、 C_8 高頻濾波網路，把 V_3 小屏檢波后的殘余高頻成分濾去，使音量控制器 R_9 上得到較純潔的音頻电压，这样可以保持輸出的声音有較高的傳真度。

音調控制 在 V_3 的屏回路上裝有 C_{11} 和 R_{10} 音調控制器， C_{11} 作傍路濾波电容器，可以將較高的音頻衰減，同时可以免除杂声，能够增加低音調，在收听音乐或放送唱片时，將 R_{10} 向左轉動，能使音乐柔和动听。

整流部分 为了防止5Y3整流后第1級电容器被打穿，用 C_{20} 和 C_{21} 兩只16微法电容器串連，并用扼流圈、 R_{19} 、 C_{16} 、 C_{14} 且成兩級濾波網路， R_5 作洩放电阻，能使整流后紋波平滑，电压穩定，減少交流声。

电源变压器 T_4 可以自行繞制，鐵芯截断面積用30公厘寬的日字型硅鋼片疊厚40公厘，以5圈1伏計算，初級綫圈是110伏或220伏兩用，用0.35公厘(29号)漆包綫繞550圈兩組共

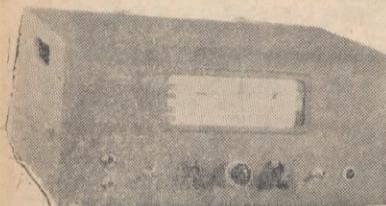


圖 1

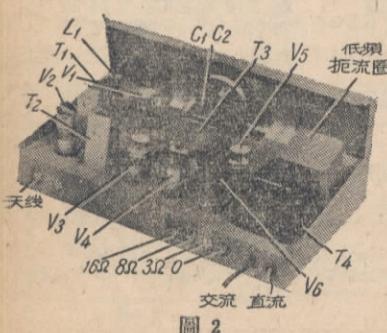


圖 2

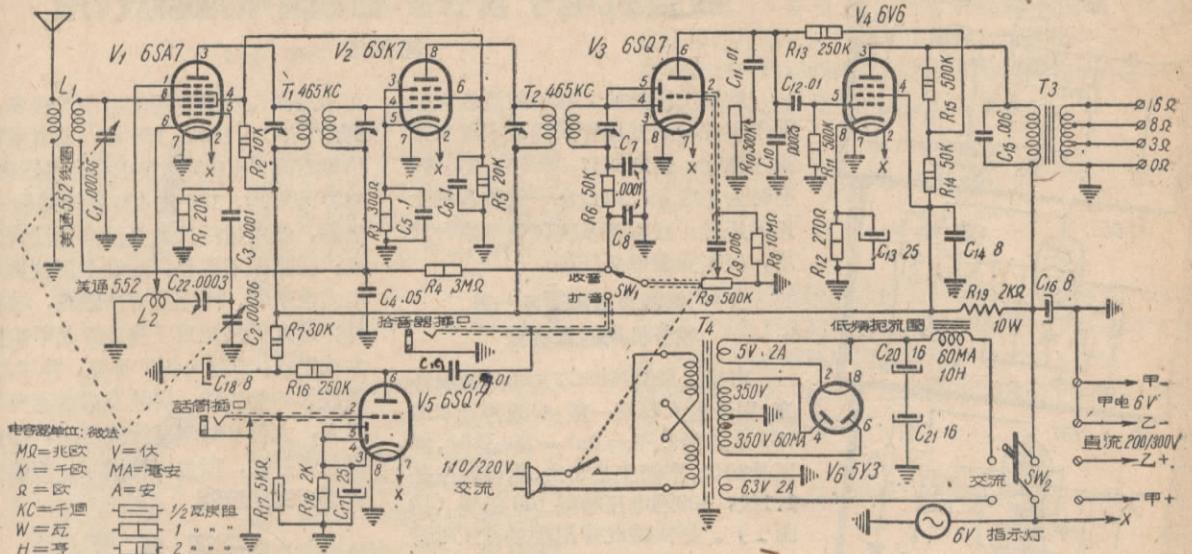


图 4

繞 1100 圈，次級高壓全波整流，交流電壓每組為 350 伏，用 0.15 公厘(38 号)漆包線繞 3500 圈，中心抽頭，整流管燈絲為 5 伏 2 安，由於次級燈絲線圈電壓低，電流大，考慮到導線電阻的損失，故加 10% 計算，用 1.02 公厘(19 号)漆包線繞 27 圈，6.3 伏 2 安燈絲，也用 19 号線繞 35 圈，初級與次級之間用 0.15 公厘漆包線繞一層靜電隔離線圈通地，以免交流噪聲。低頻扼流線圈鐵心截面是 15×15 公厘日字型硅鋼片，用 0.1 公厘漆包線繞滿 3500 圈，約 10 亨。輸出變壓器 T_3 鐵心截面積是 20×20 公厘日字型硅鋼片，初級用 0.13 公厘(39 号)漆包線繞 2800 圈，次級輸出阻抗分 3、8、16 欧 3 個抽頭，3 欧用 0.45 公厘(26 号)漆包線繞 61 圈，8 欧用 0.37 公厘(28 号)漆包線繞 100 圈，16 欧用 0.31 公厘(30 号)漆包線繞 140 圈，可以配用各種永磁式揚聲器。在裝置時應注意：(1)各種零件應尽量就近，各零件極間接線應尽量縮短， V_3 、 V_5 的柵極接線應用金屬隔離線，以防感應。


(2) C_{14} 、 C_{16} 、 C_{18} 、 C_{20} 、 C_{21} 电解質電容器，不要靠近電源變壓器。

(3) 焊接工作做完之後，先校對線路無誤，可將電子管插入，再將喇叭和天線按上，接上電源，進行調整中頻。調整中頻方法請參考本刊 1956 年 11 期。

一盤磁帶做兩盤用

李禎祥

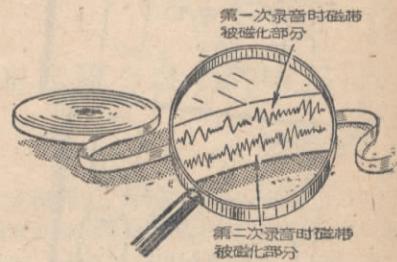
民主德國 RFT 出品的 6.35 公厘磁帶錄音機的磁頭截面積較小，可以在磁帶的上下兩邊錄音，只要將一盤磁帶錄完後，原盤翻轉來再錄，也用不到倒帶。但這種錄音方法，必須先把磁頭的位置調節到恰好在磁帶橫面的上半部或下半部。這樣就可以使磁帶的利用率提高一倍。



如何知道交流收音机的耗电量

郑 彰 显

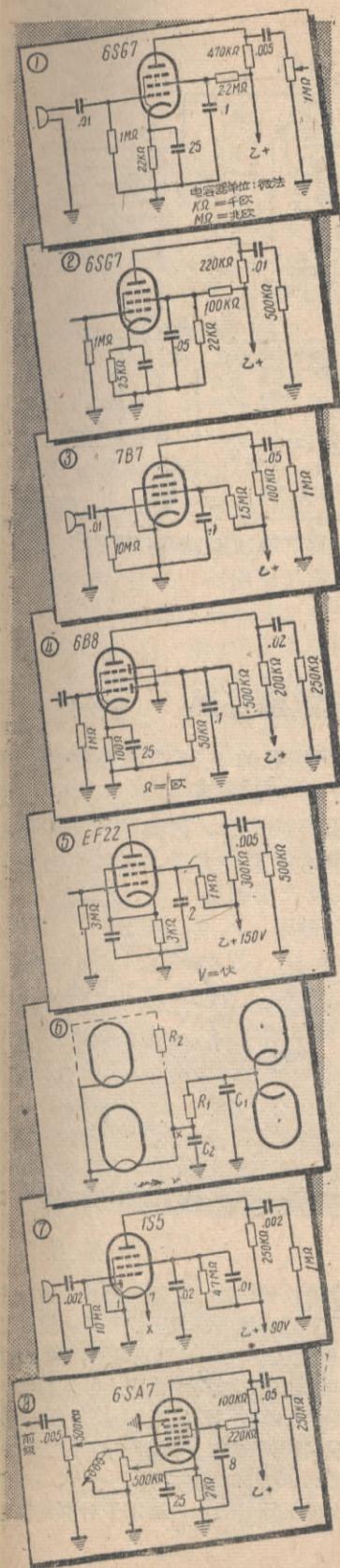如果要想知道交流收音機每小時耗電多少，可以把屋內其他電氣用具全部關掉，只接上收音機，然後計算火表轉盤的轉數，假定收音機在使用的時候，轉盤每分鐘轉十次，一小時就要轉六百次。再看火表上註明的每千瓦時的轉數，假定是 3000 轉，那麼可以知道耗電一度轉盤轉 3000 次，既然收音機在使用時轉盤每小時轉六百次，每小時就要耗電 $600/3000$ 度，就是 $\frac{1}{5}$ 度。這種方法可以計算交流收音機耗電量，也適用於計算其他電氣用具。



收音机电子管在扩音机中的临时代用

沈銘宏

習慣上音頻放大器的前置放大級都采用銳截止五極管及高或中放大系數三極管，例如6SJ7，6SF5，6J5等。有時為了應急，可以拿一般收音機上用的遙截止五極管及混頻管等臨時代用，根據實驗效果還好。

(一) 遙截止五極管及一般 收音机用的五極管

市场上买到的6SG7大都是金属外壳，用于放大器第一级，交流声比6SK7GT小。当乙十为150—250伏时，屏压是80伏，栅栅压是20伏，阴极偏压是1.1伏，400週电压增益100倍强（指图1）。据实验此管用接触偏压时音质不够好，故宜用自给偏压。

7B7的乙十为180—250伏时(圖3),屏压約142伏,帘栅压約38伏,400週增益50—80倍(与乙电压有較大的关系),它的微音器效应比6SK7小,故适用于放大器第一級。

6SK7 或 6SK7GT 也适用圖3的線路，仅柵極电阻要減小到 4.7—3.3 兆歐左右，增益比 7B7 略大。

6B8 在乙十約 200—250 伏時(圖 4), 屏壓 127 伏, 露壓 19 伏, 陰極電壓 1 伏, 400 週增益約為 100 倍弱。6B8 因有金屬外殼, 故交流聲也很小。捷克斯洛伐克出品的 EF22 管, 效果也很好(圖 5), 400 週增益約為 110 倍(用于放大器第一級要加隔離罩)。

有些干式收音用的电子管，也可以临时用于扩音机里，灯丝可以串在强放管的阴极电阻与乙一之间，当拿两只6V6强放管用于推挽线路时，须将两只相同电子管灯丝并联；当用两只6L6作推挽放大时须将三管灯丝并联或两管灯丝并联后再并联适当的电阻（如图6）。图中R₁是强放管阴极偏压电阻，C₁C₂50微法25伏电解电容器，R₂是分流电阻，阻值系根据强放管阴极电流而定。其它另件数值

可參照圖7。這裡可用的電子管很多，例如1N5GT, 1LN5, 1S5等，前者增益倍數略高，但1S5體積小巧容易隔離，也容易买到。1S5在400週增益約40倍弱，使用這一變通辦法必須注意幾點：①除非不得已，最好不用這類干電式電子管，因它們壽命較短，增益低；②它們只適用於強放管是甲類放大或甲乙₁類放大的擴音機。作甲乙₂類放大的強放管，屏流及帘柵流變化過大，大信號時容易燒毀燈絲，而且因數管并聯，所以一管損壞，其他各管也會隨同燒毀。


(二) 变 频 管

五柵變頻管可以做一个很好的混信電路，在圖 8 中當乙十為 300 伏時，屏壓約 175 伏，帘柵壓 30 伏，陰極偏壓 2 伏，400 週時增益約為 8—10 倍。用 12BE6、14Q7 代替 6SA7，試驗效果都差不多，屏極負荷電阻用 250 千歐時，增益約 18 倍，信號柵的增益比振盪柵增益略大一些。同時發現，帘柵電壓的高低對增益影響很大。用 1R5、1LA6、1LC6 試驗，發現增益太低不堪實用，振盪柵輸入增益僅約 5 倍。捷克斯洛伐克收音機採用的混頻管 ECH21 是一個很好的放大管及倒相管，線路見圖 9 及圖 10。圖 9 是用它作兩級放大，400 週增益約為 1300 倍。圖 10 是用它作自動平衡倒相，400 週增益約為 2×100 倍。

(三)第二檢波管

6SQ7、6Q7 等是很好的高放大系数三極管，6SR7 是中放大系数三極管，使用6Q7 时交流声比6SL7、6SC7 还要小些，因綫路平常，就不多述了。

上述电压数是用电子管电压表测得。

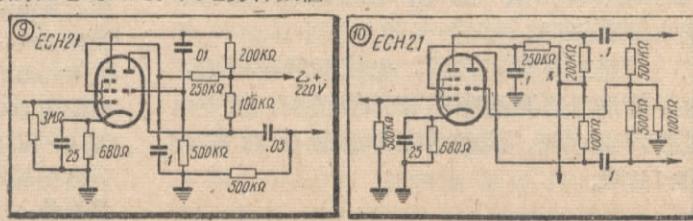

电唱头的位置怎样最好

· 瞳 宇 ·

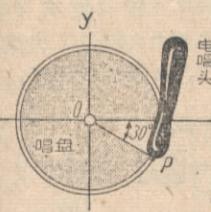


圖 1

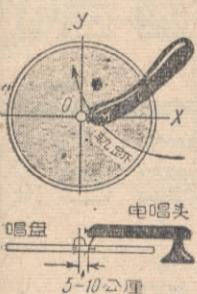


圖 2

电唱头随牌号的不同，其形状大小也各有差异，安装电唱头时必需注意它的方向位置，如果装得不正确，不仅发音尖真难听，而且对唱片也有损伤。

现在介绍一种正确的安装方法：

(1) 将电唱盘停住不动，作一个平面坐标，原点O在中心转轴处，电唱头搁在唱片边缘上，即开始放送唱片时的位置，由唱针与唱片接触的那一点P向坐标原点作一根直线OP，OP与OX的夹角应该是30°左右。(图1)

(2) P点的运动轨迹是一个圆弧，这个圆弧与OX的交点M，M点与O点的距离应该是5—10公厘才对。(图2)

塑膠線脫皮方法

· 藍文釗 ·

目前，在無線电机件内，广泛使用塑膠線。当焊接时，需要把线皮脱去。一般的方法是用剪钳剪除，这样

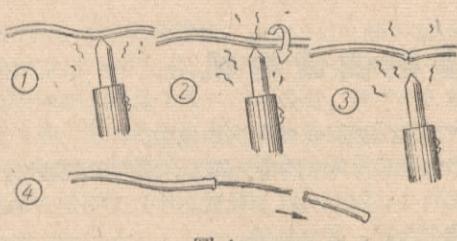


圖 1

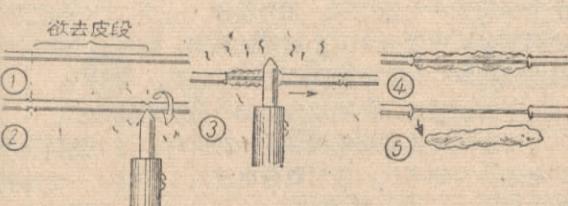


圖 2

就很容易把导线剪伤。


因为塑膠的熔点很低，所以能够用热烙铁的刃部对

线皮进行切除。如果想剪去线头一端的线皮，可以用烙铁的刃部对准要截去的地方，把线转一个圈，然后把线皮拉掉，见图1。如果想剪去线中间的线皮时，可以把欲剪除部分的两端浸断，然后用烙铁横扫欲切除部分，再用手除去已经浸开的线皮。见图2。

自动的灯丝开关

· 郑 彰 显 ·

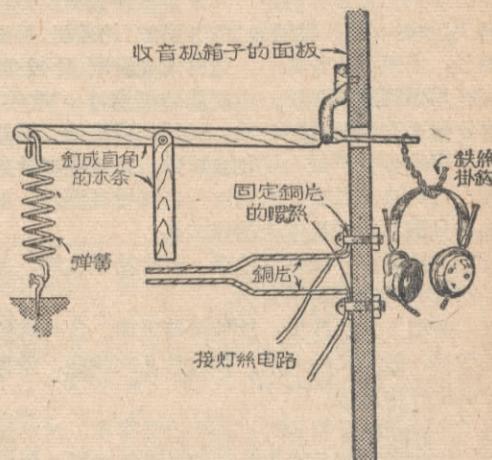在简单的直流收音机上如果装上如下图所示的灯丝开关，那么平常的时候听筒挂钩上，接灯丝的两条铜片分离，灯丝回路不通。使用的时候拿下听筒，木条受弹簧的拉力向下移动，上边铜片跟着向下和下边铜片相碰，灯丝回路就接通了。



用噴漆也能膠合仪表的玻璃面


· 程 靜 ·

在各种无线电器上，常常会用一些仪表。由于震动、潮气的侵蚀或其他原因，仪表的玻璃面往往从表壳上掉下来，这时候，就要用专用的胶合剂（一般可以用万能胶）去胶合，如果没有专用胶合剂时，根据我的经验，用喷漆胶合仪表的玻璃面比较有效。

先把玻璃拿出来，用小刀把玻璃面与胶壳上的旧胶刮净，再将细屑擦净。用毛笔沾喷漆在玻璃面及胶壳内侧涂一圈，见图。把玻璃面放上去，用手轻轻一压，十多分钟以后，喷漆就干了，只须再把油漆边缘修整齐整即可恢复使用。

这种方法的优点是：1. 干燥快，
2. 密封性好，3. 粘性强。



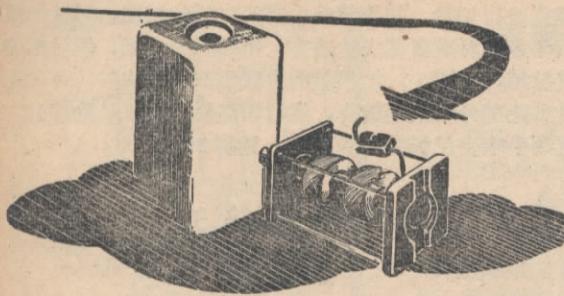

苏联里加 T755 型外差机的一次检修

正 陽




有人送来一架苏联里加 T755 型 5 灯外差机，长波收不到信号，中短波声音微小。这种情况说明灵敏度很差，但是用天线碰变频管，中放管的栅帽时，“喀喀”声却很大，似乎高频部分还正常。又用天线碰第二检波管的小屏，喇叭也发出很大的“咕咕”声，又说明低放部分也正常。当时没有仪表，无法进行各级增益测试。就利用另外一只国产收音机作为检修工具。

首先，按图 1 方法进行检查，试听结果良好，这就证明了 T755 机的高频部分正常。


然后按图 2 方法改接，故障重新出现。这时再按图 3 方法改接，故障又消失了。经过这几次试验，就肯定了故障发生在中放级。

换了中放级电子管 6K7，故障依然存在，这时怀疑到中频变压器的线圈是否正常，因为中频线圈是用多股线绕制的，如有一根或数根断线时，就会使灵敏度降低，但是检查的结果，并未发现有断线情况。可是当换

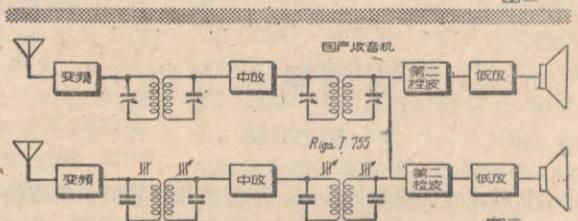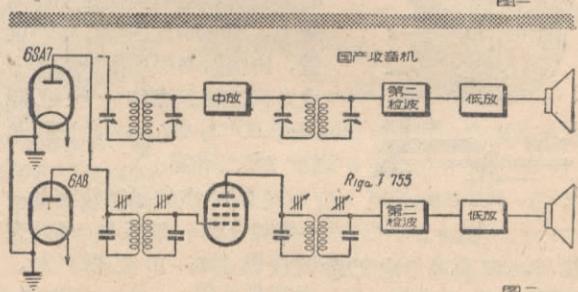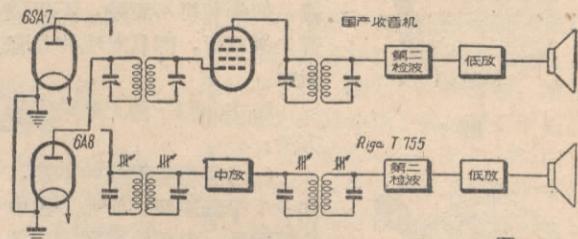用了一只中频变压器时，效率突然提高。这时又仔细地检查了拆下来的中频变压器，才找到了故障的根源。原来苏联 T755 型收音机的中频变压器，是用铁粉芯调节的。线圈的两端并连两只云母电容器。由于振动的结果，使其中一只云母电容器的外夹胶木板有了裂纹，这样便使电容器受潮漏电，因而大大降低了收音机的灵敏度。换用了一只电容器以后，故障便消失了。



苏联 TGK-10 型热偶发电机

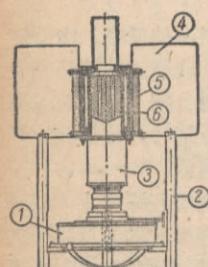

本刊 1956 年第三期曾介绍过热偶发电机的原理及苏联 TGK-3 型半导体热偶发电机。1956 年 11 月我国上海公私合营创造电工仪器社也制成了我国第一部半导体热偶发电机（见本刊 1957 年第一期）。

现在苏联又继 TGK-3 型热偶发电机之后，制成了 TGK-10 型热偶发电机，输出功率为 10—12 瓦（TGK-3 型为 3—4 瓦），专供小型农村无线电广播站使用。它用普通的煤油灯供给热能。但是这个煤油灯只用来供给热偶发热，不能兼作照明。这是

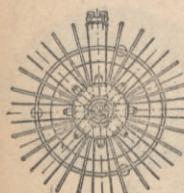


圖 1

它和 TGK-3 型发电机不同的地方。

TGK-10 的具体结构见图 1。图中①煤油灯，②支架，③灯头，④辐射体（也称散热片），⑤固定在加热器上的热偶电池组，⑥加热器。

图 2 绘出了热偶电池组的具体结构：每个热偶由两个电极组成，Ⅰ为正极，Ⅱ为负极。一个 TGK-10 型的热偶发电机中装有 410 个这样的热偶，其中 36 个组成灯丝电源，374 个组成振子整流器的电源。

下面谈谈这种热偶发电机的一些技术特性：

当冷端和热端间的温度差为 300° 时，每个热偶发出的电动势为 55 毫伏，而当负载电流为 1 安时，一个热偶的工作电压为 30—35 毫伏。

由热能转为电能的效率为 3.5%。

一般热偶的寿命都大于 4,000 小时。

图 3 是 TGK-10 型热偶发电机的负荷特性曲线，在

正常工作情况下，可保証下列各項參量：

电 源	电流(安)	电压(伏)	功率(瓦)
灯 絲	0.7	1.2	0.84
振子整流器	1	10	10



圖 2

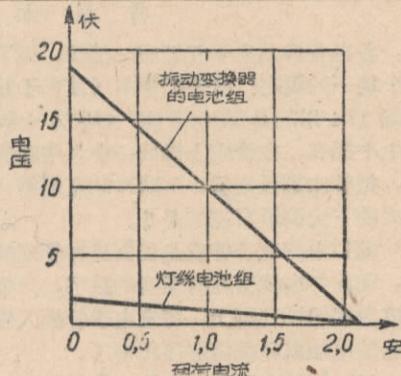


圖 3



日制 TR-5 半导体收音机，体积 $141 \times 89 \times 38.5$ 公厘，连电池在内重 560 公分。所用零件小巧，例如一般中频变压器的体积大約是 $7.5 \times 4 \times 4$ 公分，而 TR-5 所用的中频变压器，它的体积只有 1.2 公分見方左右。为了縮小全体体积和改进焊接过程，适合于大量生产，机内

当负荷电流变动較大时，热偶發电机电源电压会强烈地变化。因而，工作时可以并联一个 10 伏的蓄电池，这样可保持电压稳定。


这种發电机每小时消耗 100—105 公分（約三市兩）的煤油，总效率差不多为 10%。外型見圖 4。（刘先培参考苏联“無綫電”杂志資料編寫）


采用印刷电路。机內裝有小型喇叭，但另外附有單只的晶体耳机，可以塞在耳朵里供一人收听。

全机用 5 只半导体三極管和 2 只鍍二極管。其中 2T51 是变频管，兩只 2T52 担任兩級中放。2T53 作为第一低放管，2T12 作为末級强放管。兩只 1T33，一只作第二檢波，另一只作自动音量控制。其它零件數值見圖。

照原說明書上所載，这架收音机的性能：灵敏度——大約是 1—2 毫伏/公尺，选择性——15 分貝（去諧 10 千週时的衰耗），輸出功率——10 毫瓦（10% 失真），收听頻率——535—1605 千週。

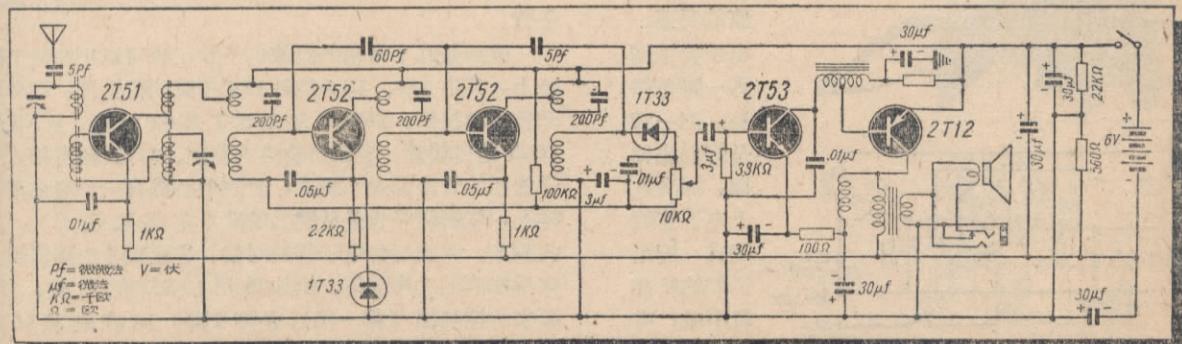試用結果，灵敏度和选择性和一般 5 灯机相似。但發出的声音比不上良好的交流收音机好听，同时噪音較高。（魯天明供給資料，本刊編寫）



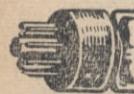

收音机制作讲座



單管收音机一Ⅱ

馮報本

6. 單管收音机的制作

單管收音机所用零件不多，可以裝在用木板或薄鐵板做成的小型底板上。木底板的制作比較容易，但鐵底板的好处可以隔离一些不必要的感应。圖12表示兩种底板的形式供給讀者参考。但具体尺寸还要根据零件大小，作适当的安排。

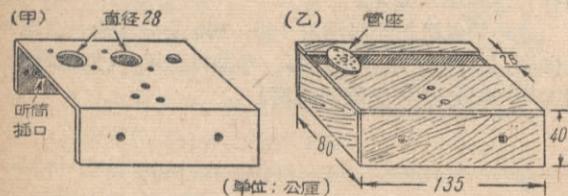


圖12 單管收音机的底壳
甲、鐵板制 乙、木板制

下面，我們介紹三种不同电源的單管再生式收音机的实际制作：

①电池式單管收音机

圖13是用一只五極管1T4作檢波的再生式收音机線路，所有零件數值圖上已有註明。

先把各个需要安裝的零件，裝牢在底板或面板上，再进行鉗接。鉗接的次序大体是：先鉗接灯絲回路，其次是屏極回路，柵極回路，最后是綫圈。柵極電容器到灯座的接綫愈短愈好。

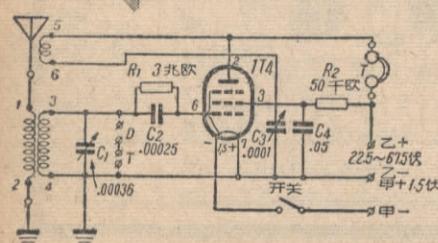
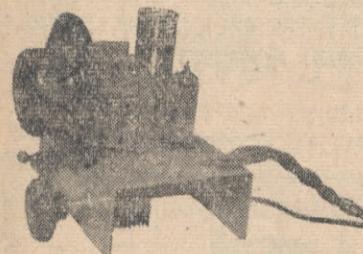


圖13 1T4再生式單管机电路圖

在沒有鉗接前，先來談談電子管管腳和插座的关系。

電子管管腳那一脚是柵極，那一脚是灯絲或屏極，都决定于電子管的程式，接錯了輕的收音机不响，重的就把電子管燒燬。因

此，各种各样的电子管管座的接綫，为了鉗接方便都有一个統一的規定：就是把管座（或电子管）翻过来看。例如1T4用的是“花生管座”也叫“小七脚管座”，它一共有七个插孔，在管座上排成一个大半圆形，留出一段空缺，把管座翻过来看，从缺口的左端第一脚数起是1，挨次数下去到最右端的是7。

圖13中的电子管就是根据这种管座插孔脚的編號方法，而在各电極旁註有适当的数字，只要把接綫鉗接到相应数字的插孔脚上，將來电子管插入管座，它的各个相应的电極就和接綫連接起来了。

1T4 灯絲电压是1.4伏，非常省电。乙电是22.5到67.5伏，消耗的电流也很小，用小型干电池串联起来也够用一个时期，一般用22.5伏特（用15节干电池串联）就能收音，增加到67.5伏时，收听远地电台微弱的信号，声音可以較响。乙电太高了反不适宜。

圖上虛綫部分是加接的4个接綫柱，当电池用完或者想节约电池的时候，可以在D处接入矿石，T处接入听筒，把电源开关关断，作为矿石机使用，电子管也不須拔去。但用电子管收音时，矿石和T处的听筒必須拔出。

机件鉗好后，要經過校驗才能收听，以免綫路接錯，把电子管燒燬。初步試驗是用一2.5伏的小电珠，在它的兩極各鉗一根粗裸銅綫（圖14）插进管座的1、7兩孔，照綫路接好甲、乙电池，开啓电源开关。小电珠能亮，表示电池回路正常。如果小电珠不亮或被燒燬，这段回路接綫就有錯誤，应拆去电池檢查，糾正后再試。直至小电珠發光正常，才能插入电子管。



圖14 試驗用的小电珠

圖15是几个常用的直流电子管，也可以用在这个綫路上，其中1L4、1U4是和1T4相似的花生管，不必更动管座和接綫。1N5GT和1P5GT是GT式管，1LN5和1LC5是自鎖管，要改用适当的管座。GT式和自鎖式电子管用的管座都是八脚式，管座中心都有一个对正鍵的插孔，管脚編號也是从鍵孔的缺口左端数起为1，挨次到8。改換这种电子管的时候，管座編號也需依圖上电極排列的次序改接。例如換用1N5GT的时候，1T4原来的控制柵（第一柵）是第6脚，現在这根綫应接1N5GT的管頂；帘柵極（第二柵）原是第3脚，应改接为第4脚；其余屏極、灯絲等类推。此外，1LN5

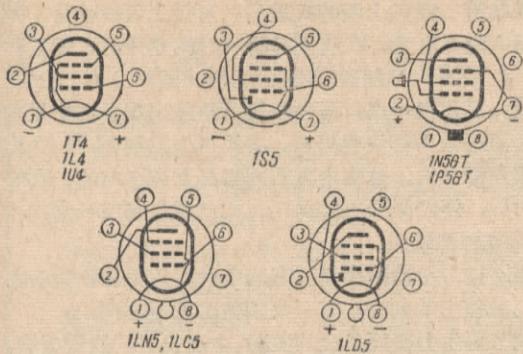


圖 15 几种常用电池式五極管管座圖

和 1LC5 的抑制柵（第三柵）是另由管脚接出的（IT4 的抑制柵则已在管内和灯丝负端连接），使用时，应在管座上将第4脚和第5脚（或第8脚）连接。用 1S5 或 1LD5 时，小屏这一脚可以空着不接，或者接在灯丝的负端。至于电子管灯丝和甲电压正负极的接线位置，图上已有注明。

②交流单管收音机

有交流电的城镇，收音机的电源改用电灯电供给，维持费用可以俭省很多。不过这种收音机的电子管也要改用傍热式的，另外还要一套将交流电变为平滑直流电的整流装置，包括一个整流用的电子管。简单的收音机上所需的功率不大，可以用一个复合管来做这两个工作。

圖 16 是一个交流单管收音机的线路。用 6SL7GT 双三极管的一个三极组作检波，另一个三极组的屏、栅合併成为二极管整流。高压直流电是从整流部分的阴极输出，经过由 R_2 和 C_4 、 C_5 组成的滤波器变为平滑的直流电，作为乙电。 R_2 上面通过的电流较大，要用 2-5 瓦的电阻，以策安全。 R_3 是为了防止负载过大时烧毁整流部分的阴极而设的，可以截一段长约 30 公厘的电烙铁电阻线绕在磁管上，两端用铜线缠牢作为引线。

这架收音机最好装在铁底板上，并加一块面板，各接地点都焊在底板或和底板相通的裸铜线上。

电源变压器可以自绕，变压器铁心用市上流行的 3 号硅钢片、电铃变压器或大型音频变压器的铁心代替，

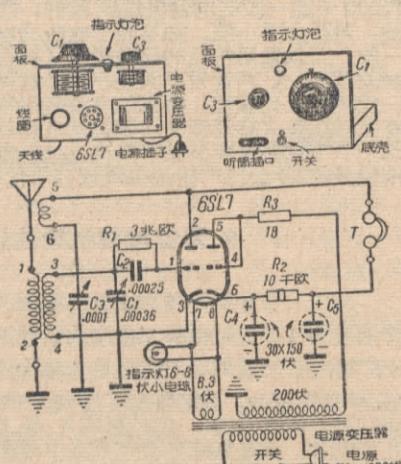


圖 16 6SL7 交流單管再生式收音机
电路圖

铁心叠成后的截面积约 5.2 平方公分，如圖 17 所示。选择铁心的时候，要考虑到它的窗口空隙是否能容纳得下绕好的线圈。线圈每伏绕 10 圈，初级 220 伏，用中规 0.1—0.125（美规 36—38 号）漆包线绕 2,200 圈（如果当地电源是 110 伏特的，初级绕 1,100 圈）。次级高压 200 伏，也可用中规 0.1—0.125 号线绕 2,000 圈；次级灯丝 6.3 伏，用中规 0.5（美规 24 号）线绕 63 圈。

机件装好后的试验，和前面干电收音机一样，先不插入电子管，等指示灯发光正常，再插入电子管收听。

6SL7GT 可以用 6SN7GT 代替，管座接线完全相同。也可以用苏联管 6H9C 代 6SL7，6H8C 代 6SN7。

圖 18 是用一个普通的 6 伏电铃变压器代替上述线路上的电源变压器。这个电铃变压器只是燃点电子管的灯丝，高压直接从电源上取得，但是电源的一根线要和乙-连接，也就是要和底板相通，这样人体接触到机壳，很容易发生触电的危险。所以这种线路的乙-就不能和机壳相连，而靠 C_4 来把它隔断。和天线串联的 C_5 也有这个作用。如果仍然麻手，可以把电源插头反一个身插，就可避免。

这种收音机的乙电压较高，听筒线圈也常会漏电，使用时头部和面颊可能会感觉麻震，因此，最好采用胶壳听筒，并将听筒线套上橡皮套或用绝缘布包扎起来。机件要装在木箱内， C_1 、 C_3 的旋柄要装胶木旋钮，旋钮上的螺钉要用火漆或胶布封住，否则在调谐时偶然碰到这些金属部分，仍会麻电，要特别小心。

③交直流兩用單管机

圖 19 是一部可以用交流或直流市电的单管机。它是把圖 18 中的灯丝变压器取去，改用一只降压电阻 R_4 来代替。 R_4 的数值不是很整齐的，可以用一个相当阻值的国产线绕滑键电阻，移动滑键的位置来取得需要的阻值。接 220 伏市电时，

R_4 为 712 欧，可从 1,000 欧的电阻上取得；接 110 伏市电时， R_4 为 346 欧，可在 500 或 100 欧的电阻上取得。图 18 为 6SL7 交流单管再生式收音机的电路图。

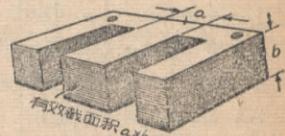


圖 17 变压器铁心的有效
截面积

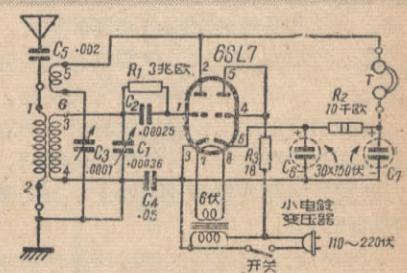
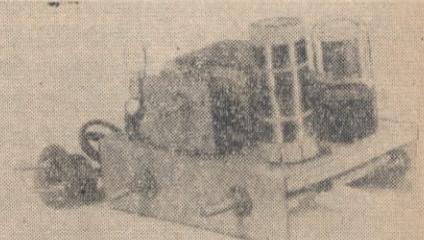


圖 18 6SL7 交流單管再生式收音机电路圖

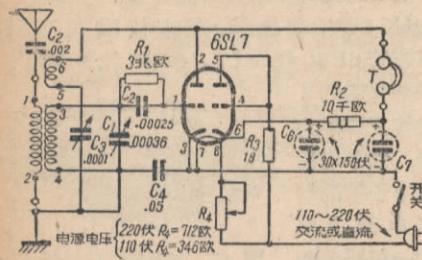
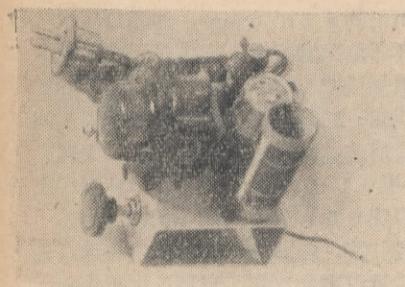


圖 19 6SL7 交直流兩用电源單管再生式收音机电路圖

时要将一个6~8伏的小电珠依圖14的做法，先插进管座代替电子管，开啓电源后証明沒有問題，才能插入电子管校驗或收听。

7. 校驗、收听和調整

①校驗 經過上面所說的对灯絲回路的初步檢查，証明沒有燒燬电子管的危險后，才可以进一步校驗或收听。

校驗前，把上面各綫路圖中的 C_1 和 C_8 以及圖7中的 R_2 旋在大約一半的地方，把听筒接好（听筒接綫要分正負，听筒綫端有紅點的一根接乙十，有白点或沒有点的接电子管的屏極，反接了听筒日久就要失去磁性），开啓电源，电池式的馬上就可試驗。用交流或交直流电源的，要等候約半分鐘，等电子管陰極烘热了才能工作。这时，要注意着电子管的灯絲和机件的內部，看看有没有过亮或冒烟等等，如果發現这些失常現象，要馬上关断电源并拔去插头，再次檢查綫路接綫和零件。

校驗是用一只螺絲起子作工具，用中指抵住它的金属桿，碰触电子管的柵極，听筒里会有“咯咯”的响声，表示电子管是在正常工作；如果没有声响，要在屏極或灯絲回路檢查（用电池作电源的还要察看乙电正負有無反接）。接着是碰触調諧电容器的定片，以后是天綫柱，都應該听到这响声。声音沒有或很弱时，要檢查 C_2 是否完好，綫圈有沒有断綫或綫头接錯。

直接用市电电源供給的收音机（例如圖18、19的綫路）在作这种試驗时，身体要和地絕緣，切不可站在地上，双脚最好擋在椅子或木器上，以免發生意外，这一点要特別注意。

試驗中如听到振盪的嘯叫声是不好的，可以將再生控制器旋出稍許，將叫声除去。

400欧的电
阻上取得。
 R_4 在使用
时会生高热，最好裝
在便于散热
的地方，并
和其它零件
远离。

电子管
如改用6SN
7GT， R_4 在
220伏时为
373欧，在
110伏特时
为173欧。

这两个
綫路沒有指
示灯，試驗

②收听 經過上面的校驗后，可接上天綫收音。慢慢轉動 C_1 找寻电台，在听到鳥叫一般的嘯声后，就不要再动 C_1 ，將再生控制器慢慢退出，叫声随着变为“咕咕”的低音，再退出一点，清晰的播音声就出現了。如果在 C_1 調節到播音声时沒有叫声，要將再生控制器慢慢旋进，讓声音加大。这两个調節回路是互有影响的，調好再生力后，还应微微的旋动 C_1 ，如此反复調節一兩次，使声音增加到最大。

用同样方法繼續找寻其它的电台，并記住收到的电台在 C_1 度盤上的刻度，下一次調整时就更方便。

調節再生力要經多次的實驗，才有良好的收音成績。

③調整 再生控制器無論旋到那里，听筒里只听到尖銳的叫声，那是再生振盪过强的証明。可將再生綫圈拆去5—10圈或將它和調諧綫圈的距离拉得远一点，至沒有叫声为止。

有时候，情形恰巧相反，無論把再生控制器旋到那里也听不見叫声，收到的声音很微弱，那是再生力不足的現象。这时再生綫圈要略为增加5—10圈，或者將它向調諧綫圈推近一点。如果乙电压低，增加一点电压也能使再生力加强，但是乙电压有一定的限度，超过了額定值，会和用提高甲电来增加再生力一样，严重地損害电子管的寿命，并不是好的办法。

調整再生力时，再生控制器应旋在中間的位置，使再生力在这个位置的附近有振盪發生。

如果沒有再生振盪，还应檢查再生綫圈有沒有接反。有时剛調好了电台，手一离开旋鉗，声音馬上变了，这是“人体感应”的現象。綫路里原来沒有高频扼流圈的，这时要將它接入，次級綫圈沒有接地的，要把它接地。用金屬底壳的，可以避免这种現象。

有时收听远地微弱的信号，只能調到再生叫声，不能在再生控制器上調出声音来，这是限于收音机本身結構的簡單，当然不可能要求太高，与綫圈等零件无关。

这里自制的綫圈，都是圓筒式的。它对接收靠近1,600千週一段的电台灵敏度較好，靠近550千週的一段，声音会要小些。如果希望收听的电台就在频率低的一段，可以采用售品的編織綫圈（初級或次級都用編織繞法的），声音可以大些。但是这种綫圈在频率高的
一段声音又比較輕。折衷的办法是用售品的編織綫圈，在天綫柱和次級綫圈間（到調諧电容器固定片的一端）加一个半調整电容器就可解决。这个电容器，也可以用兩根長約40公厘的粗漆包綫綁合后代替。

8. 單管收音机的性能

再生式單管收音机的性能，要比矿石收音机或二極管檢波的綫路优越得多。再生式收音机收听的距离决定于广播电台的發射电力，并且又和收音机安裝地区的地形、地質等有关。我国各地广播电台分布比較均匀，用上面的單管机收音，在一般的环境里，晚上可以比日間多收几个电台，这是無綫电波在天空中傳播时受到電离層影响的原故。属于同一原因，冬季收音要比夏季好，而且在夏天收音时，还常常会在收到的声音里夾杂着天电干扰的“沙啦”声。

虽然單管机的灵敏度比矿石机高得多，但畢竟是一种最簡單的电子管收音机。因此，一付裝置良好的天地綫，还是非常重要的。只有用交流电源直接供給整流的例外（如圖18、圖19），不能加接地綫。

捷克斯洛伐克的消息

· 快速計算机 · 捷克斯洛伐克計算机研究所数学家納德勒設計了一种快速計算机运算器。根据他的設計，可以使自动計算机运算速度达到每秒鐘四万到八万次。乘法和求根，包括檢查結果的時間在內，在23个微秒（即百万分之二十三秒）內就可以完成。

捷克斯洛伐克数学家的設計引起了国外的巨大兴趣。苏联电子計算机的設計家們提出建議說，他們將用这种新的方法來作实际的試驗。

· 裝置工業用電視 · 今年捷克斯洛伐克摩拉維亞北部四个矿場將裝置工業电视。这种輕便电视摄影机设备是捷克斯洛伐克本国制造的。这种摄影机可以裝在工作場所的各个矿層，因此，能够使工作指揮处看到地下的工作进程的全貌，便于指揮。

· 电视和無綫电广播听众 · 捷克斯洛伐克到1960年底，將有7部新电视發射机开始工作。这电视網將保証全国80%地区都能收到电视节目。第二个5年計劃規定在布拉格和布拉迪斯拉發續建电视演播室和同国内外电视台交換电视节目用的轉播綫路，并使轉播体育和文化活动用远程流动电视台开始工作。同时將开始兴建調頻彩色电视網，但彩色电视却要等到第三个5年計劃才能举办。

截止1956年4月止，捷克斯洛伐克电视接收机已超过5万架。虽然“忒斯拉”电视接收机的售出量較1955年增加1倍多，但仍然是供不应求。

斯洛伐克（350万人口）無綫电听众人数截至1956年1月底，已超过了50万。这个統計数字清楚地說明了近几年来听众人数迅速增長的情况。听众人数增長的原因，是斯洛伐克加速了电气化的結果。在人民民主制度下斯洛伐克几乎是在全国百分之百的地区都进行了电气化的工作。

日本开始試播五彩电视

据本年日本“無綫电和音响”雜誌报道，日本NHK技术研究所五彩电视實驗局从去年12月20日起，开始試播五彩电视。發射机輸出电力1千瓦，有效半徑为20公里，視頻669.25兆週，伴音673.75兆週。

超声波探魚

英国制成了种完全用电子控制的回声探魚器，比以前所用的更灵敏。發送机里的30千週振盪器經過磁縫伸縮換能器，發出超音波脈冲由魚船达到海底。由魚身或海底反射回來的音波用另一換能器接收，放大后接到陰極显像管示波器上。在幕上的垂直时间基線上显出水平偏移綫来，其位置代表超音波到达的深度。

时间基綫的速度可以随海水深度予以調整，同时改变發送机脈冲重复频率，因此深浅水里的回声信号均可稳定的在幕上显现出来。在这探魚

器里，还有預定細探标示，把一定深度內的情形放大，因此，看起来更为清晰。

固体电池

美国一家公司最近制造了一种新的無水干电池，与一般的干电池不同，它完全不含水份去極化剂，是真正固体的电池。电压的产生是利用兩個导体和一个固体电解質的接触电位差。这种电池不用时化学反应很少，估計可保存十年以上，体积小，能耐溫，特別适于軍用。

超短波可以越山傳播

根据苏軍上校工程师B.巴什科夫的論証，超短波越山通信不仅完全可能，而且信号的衰減比平面上傳播时还小。他引用了許多例子，其中有一个例子在某兩地之間，居中有一个2600公尺的高山，用38兆週进行通信时。有高山障碍時傳輸損失反減少73分貝。这种情形，山頂像是高頻轉

發器。而且一般分析的結果指出：如果障碍物有相当高度，很陡峭，其前后地帶頗平坦，其他条件假定相同，则山愈高，在障碍物后面的某些地面的接收点的場強愈大。相反的，山的坡度愈大，則山后的場強愈弱。收發位置附近地面的土壤导电率不佳，也会降低接收点的電場强度。此外，也不是在障碍物后面任何位置設电台都可以增加電場强度，只有当由發射天綫至山頂的仰角及由山頂至發射天綫的俯角相等，以及接收天綫和山頂間的仰角和俯角相等时，才是最适当的。即电台应設在离山頂有一定距离的地方，这段距离大約等于障碍物坡面的長度，由电台到障碍物的方向要开阔，而且是在具有良好傳播条件的地面上。只有这样，接收点的電場强度才达到最大值。虽然电台不宜設置在高山的跟前或山背后面。随着频率的增加，这种用法的效果逐渐減低。

（張維波節譯自蘇軍“軍事通信”1955年第5期）

記錄語言的电子計算机

一本刊物上報導，美国正在研究一种用来直接記錄語言的特殊电子計算机。为了創造这样的机器，必須先研究出来單音的划分方法，这些声音的变换方法，以及声音控制打字机的电气信号的配合方法。大約兩年后机器就会制作成功。（尚藥生譯自苏联無綫电雜誌1956年第10期）

研究宇宙奇观的新仪器

今年1月初旬，在苏联列宁格勒普爾喀沃天文台开始使用新的最大型的無綫电望远鏡。

这个新的無綫电望远鏡是目前世界上最精确的光学仪器。它的反射器，約有三百九十九公尺長，十公尺高，反射面比美国最大的無綫电望远鏡的反射器还要大一倍。

有了無綫电望远鏡，天文学家觀察太陽的“量”，再不需要等日全食了。無綫电望远鏡还可以看到一般光学仪器所看不見的天体中的現象。有了它，可以改进像觀察太陽这一类难题的方法，进一步研究宇宙的各种奇观。

世界之窗

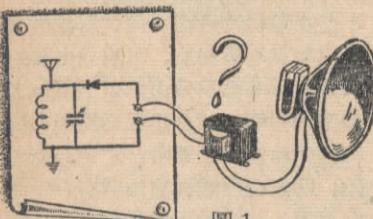


圖 1

一、有人用矿石机来放舌簧喇叭，声音微弱，因此他想在矿石机与舌簧喇叭之间加一只升压变压器(圖 1)，这个方法行不行？

二、在圖 2 中，兩個直流电表同样串联在一个灯丝回路中，它们的读数会不会一样？

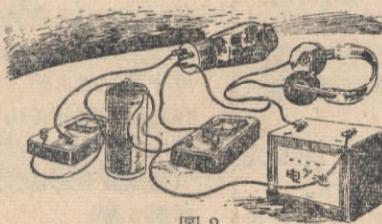


圖 2

三、一般的电唱头，头部都做的稍弯(圖3)，为什么不做成直的，那样不是会省点事吗？



圖 3

第 3 期为什么答案

一、这种外差式收音机中的调谐电容器较大，包括了较大的波段，在频率较高的波段中，混频级对频率的选择性就显著降低。假如本地振盪的設計是比电台信号高一个中频，那么当本地振盪轉动到比电台信号低一个中频时，虽然混频级的谐振频率离电台很远了，但并沒有全部滤去，这个电台信号与本地振盪仍然可以差出一个中频来，所以在收音机中就会有两个地方出現该电台信号，这种現象在短波波段中最容易出現。而在較低的波段中，混频级的选择性增高，当本地振盪轉动到比电台信号低一个中频的时候，这个电台信号已經被调谐电路滤去了，所以不会有两个地方产生电台信号。

二、因为阻止电子流动的不是栅极本身，而是栅极網狀体所形成的负电場，栅偏压大了，由栅极所形成的负电場就强了，它阻止了全部电子不讓通过。

三、广播波段在夜間比白晝傳得远一些，收音机收

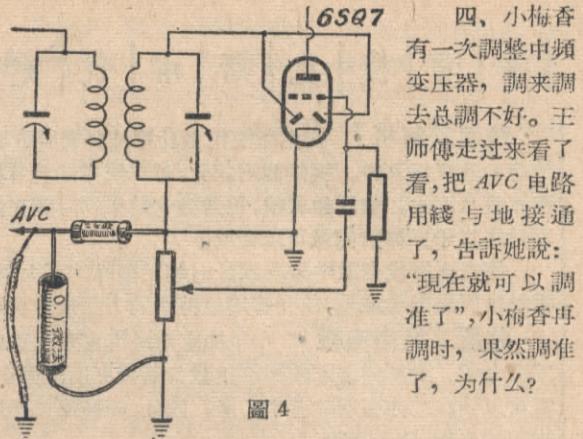


圖 4

四、小梅香有一次調整中頻變壓器，調來調去总調不好。王师傅走过来看了看，把 *AVC* 电路用綫与地接通了，告訴她說：“現在就可以調准了”，小梅香再調时，果然調准了，为什么？

$$R = \frac{E}{I} = \frac{6.3}{0.3} = 21 \Omega ?$$

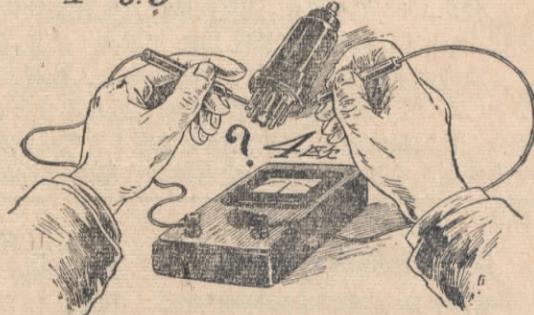


圖 5

到的电台就比較多，有些远地电台的频率相差很近，这样两个电台就在收音机中产生差频而听到一个嘶叫声。如果其中有一个电台电力較強或两个电台电力都較強，那么，嘶叫声就会隨广播的声音同时出現。

四、中頻變壓器中两个綫圈的交連程度較松，可以提高綫圈的品質因數 *Q* 值，增加选择性，但对增益却有一定损失。第一个中頻變壓器，接到混频级的輸出端，應該提供中放級以較优的选择性，把不需要的信号滤去；但到第二个中頻變壓器，只是把經過挑选后放大的中頻信号进行檢波，那么提高增益就比較重要；所以第一个中頻變壓器的綫圈离得較远，而第二个就离得較近。小王的裝法是对的。

五、任何集在栅極上的电荷，都会使 *C* 充电經過 *Rg* 再放电，如果 *C* 的容量太大，放电的时间就会太長，容易产生間歇振盪；同时 *C* 的容量太大了，漏电电阻就減低，容易使栅極变正，也不能正常工作，所以一般只用 0.01—0.1 微法左右的电容器。



无线电问答

[問] 用手指彈擊扩音机前几个电子管或机壳，喇叭会發出很响的“噠噠”声，什么原因？（張鴻生）

[答] 当你用手指彈擊电子管时，管內各电極發生振动而变更相互的位置，从而使电子管各电極的电位分佈情况發生改变，該管的屏流亦隨之而变动，經后面各級电子管放大后就在喇叭中發出“噠噠”声了。这种現象叫“微音器效应”。

[問] 有一五灯外差机，在短波段当可变电容器約旋入一半时就不响了，为什么，怎样修理？（熊震东）

[答] 可能是变頻管老了或振盪柵漏电阻及帘柵电阻变值。可加大柵漏电阻或減小帘柵电阻值試試，若不行只得換变頻管。

[問] 用手电灯泡与 60 瓦的 220 伏灯泡串联接 220 伏电源，60 瓦灯泡發亮而手电泡却不亮也不燒斷，何故？如果將电子管与适当的普通电灯泡串联，是否可以节省电源变压器？（陈翰）

[答] 因为 60 瓦的灯泡电阻 $R_1 = \frac{E^2}{60} = \frac{220^2}{60}$
 $= 800$ 欧左右，而小电灯泡的电阻只有 10 欧左右。所以將 R_1 与 R_2 串联接 220 伏后，通过的电流为 $I = \frac{220}{800 + 10}$
 ≈ 0.27 安。因之在大灯泡上所吸收的电力为： $P_1 = (0.27)^2 \times 800 \approx 60$ 瓦（弱）而小灯泡上所吸取的电力为 $P_2 = (0.27)^2 \times 10 = 0.73$ 瓦。从以上計算中知道当串联时电阻愈大的吸取的电力也愈多，小电灯泡因电阻極小故亦不会燒坏。

用电灯泡与电子管串联是可以的，但是一个电子管的灯絲只要几瓦（如 6SK7 只要 $0.3 \times 6.3 = 1.89$ 瓦）就可以了，若用电灯泡降压就得把绝大部分的电力白白浪费掉。

[問] 有些書上說柵偏压可用陰極电阻自給，未知怎样計算？还有交連电容器及其兩邊的屏路电阻及柵漏电阻怎样計算？（漣）

[答] 柵偏压自給是利用电子管空間电流（三極管就是屏流；五極管是屏流加簾柵电流）在陰極电阻上的降压而获得的，所以可以用簡單的歐姆定律計算。例如五極管 6SK7，它的屏流是 9 毫安，簾柵流是 2.5 毫安，柵偏压应是 -3 伏，所以 $R_k = \frac{3}{9 + 2.5} \times 10^3 = 260$ 欧。

至于屏極电阻則看电子管內阻和所要放大的最高频率而定，一般五極管电压放大时多用 0.1 兆欧至 0.5 兆欧間。用 0.1 兆欧时最高被放大频率可达 20000 週；用 0.25 兆欧时約为 10000 週；用 0.5 兆欧时約为 5000 週。

至于交連电容 C 及柵漏电阻 R_c 則以所取時間常数（即是它們的乘积）而定，这時間常数一般多采用 0.02—0.1 間。例如時間常数用 0.05 时，若 C 用 0.05 微法，则 R_c 要用 $\frac{0.05}{0.05 \times 10^{-6}} = 1$ 兆欧。

[問] 扩音机或收音机的末級强放管当播音或收音时，随着音量的大小管中有一閃一閃的螢光，何故，有关系嗎？（林蔚人）

[答] 这是因为管中空气抽得不够淨，管中电子冲击气体分子，使它發生游离所致，若不厉害的話仍免强可用；太厉害时易燒坏陰極。

[問] 可变电容器的电容量是指什么情况下而言的？（可人）

[答] 是指动片全部旋进去說的。也就是这个电容器的最大电容量。

[問] 当以电灯綫外面繞若干圈导線作矿石机代天綫时，为什么每当附近开关电灯或收音机时在耳机中听到很响的“拍”的一声，之后就听不見播音了，必須重新調整矿石的触点，为什么？（王人仁）

[答] 因为当开关电灯的时候，在开关的接点上会产生一个不小的火花，因之引起一个脈冲电磁波，此电磁波沿着电綫就感应到矿石机上。因之在矿石的触点上流过一个很大的电流脈冲，將矿石所以能起檢波作用（即單向导电性）的“閉鎖層”击坏，故就不能起檢波作用，听不見播音了。

[問] 我的一根天綫架的很好（絕緣好，也架得較高），但有一次外面風括得很大，我想听收音机，但当我想拿天綫接到收音机去时（本来天綫头是空着的），突然全身一震，被电击了。但当我用电压表量天綫和地綫間的电压时却一点沒有电压，何故？（司徒芬）

[答] 这是靜電。当括大風，且天气干燥时，空气分子（有时还挟帶細泥砂）与天綫导線剧烈的摩擦就产生靜電，又因天綫絕緣很好，电又跑不了，这样为时一久电就愈积愈多，电压也就愈高。当你一碰上他时，就經過人身放电入地。但因这种摩擦所生的电很弱，故当你用电压表量时他隨产生隨經過电压表而入地，不能积聚起来，所以电压表就量不出来了。

[問] 一架再生收音机，当調諧到高頻一段时再生太强，將再生电容器全旋出时还“叫”；但在低頻段則太弱，有时將再生电容器全旋入还不起振盪。怎样解决？（殷仁孝）

[答] 这时因再生圈太多而又与調諧綫圈距离太远的缘故。所以在频率高时感应强而频率低时感应弱。或者在再生可变电容器用得过小时也可能發生这現象。

解决办法是將再生圈拆去几圈，并使它靠近調諧圈，最好再生圈的綫用細一点，也可使再生均匀些。

[問] 在一些收音机中，整流器后不用濾波扼流圈而直接接在輸出变压器的抽头上（圖 1 甲），它的原理怎样？（沈南）

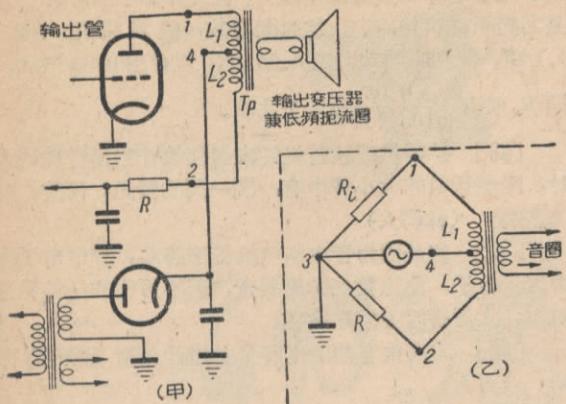


圖 1

[答] 这种线路主要是节省成本(减小体积及重量，省去一个低频扼流圈)。对输出管屏流交流成分来说实际上是一桥路，它的等效电路如图1乙所示。当 $L_1 = L_2 = R_i : R$ 时(R_i 为输出管内阻)，电桥平衡，故1, 2两端间没有电位差，因而也没有交流成分输出至喇叭。因流过 T_p 的直流成分两方向相反，所以铁心可做得很小。(以上沈成衡答)

[問] 可变电容器的定片和动片，片子数目愈多，片子的面积愈大，两片之间的距离愈小，是否电容量愈大？为什么？(錢錫昌)

[答] 平板电容器电容量的计算公式：

$$C = K \frac{S}{d}$$

C 代表电容量， S 是电容器片子面积， d 是片间距离， K 是常数。从公式可以得到 S 愈大， d 愈小则电容量 C 就愈大。另外，电容器并联时电容量分别相加，而当片子数目愈多时，相当被并联的小电容器数目愈多，所以总的电容量愈大。

[問] 雷雨时，为什么天线不能通过收音机线圈接地，有什么危险？(秋波)

[答] 收音机天线通过线圈接地，在雷雨时，由于天线感应产生很大的电流，使一般导线直径较细的线圈烧坏，而且线圈两端将产生很高的电压，具有人身危险。

[問] 天线不够长是否可以再连接一条。(馬駿)

[答] 可以再接一条，但接头要接得牢，防止被风吹折。接头接触不良会降低天线的效率，最好把它用锡焊接起来。

[問] 在发电机和电动机之间是否能加上皮带，使其永远的互相转动不停？电容和电感组成的振荡回路，产生自由振荡时，是否永远继续下去。(楊守立)

[答] 这两个问题，从能量交换的意义上是可以相提并论的。但他们的结论都是不能永远转动或永远振荡下去的，原因是能量交换过程中，一定有损耗，使得转动减慢或振荡幅减小(衰减)，最后必然会停止。(以上張冲答)

1957年第4期(总第28期)



- 我国自制的120千瓦短波发射机.....林道棠(1)
如何才能抄得快.....童效勇(2)
捷克斯洛伐克的雷达.....(4)
无线电波——航行的向导者
.....(苏联)切斯特諾夫(5)
自制无线电传真电报紙.....(7)
世界上最高的电视塔.....長流譯(7)
雷达指挥飞机安全降落
.....(苏联)几·鄂罗貝珂(8)
用低频扼流圈寻找馈线障碍.....立 勳(10)
如何选择无线电收信台台址
.....陈 治(11)
磁性录音中对选择偏磁电流的探讨.....許靜波(12)
电视是怎样工作的
.....朱邦俊(14)
收音机电源变压器的制作.....白 燕(16)
修理捷克式Tesla 6 06A-32超外差式收音机的
一点体会.....梅 一(17)
介質放大器.....(日本)山口博(18)
干电池复活法.....吳延周(19)
小型交直流兩用收扩音机.....李泰义、李文生(20)
一盤磁帶做兩盤用.....李頤祥(21)
如何知道交流收音机的耗电量.....鄭彤显(21)
收音机电子管在扩音机中的临时代用.....沈銘宏(22)
电唱头的位置怎样最好.....陸 宇(23)
塑膠綫脱皮方法.....藍文釗(23)
自动的灯丝开关.....鄭彤显(23)
用噴漆也能膠合仪表的玻璃面.....程 靜(23)
苏联里加T75型外差机的一次检修.....正 陽(24)
苏联TTK-10型热偶发电机.....(24)
日本“Sony”TR-5 半导体收音机.....(25)
單管收音机——Ⅱ.....馮報本(26)
世界之窗.....(29)
为什么？.....(30)
無線電問答.....(31)
封面說明：雷达指挥飞机安全降落(傅南棣画)

編輯、出版：人民郵電出版社
北京東四六條13號
電話：4-5255 電報掛號：04882
印 刷：北京印刷廠
總發行：美術部
總發購處：全國各地
代訂、代售：各新華書局所店

定价每册2角
1957年4月19日出版
预定一季6角
上期出版日期：1957年3月19日
1-58,329

頻率與波長對照表

圖解法

問：
答：

實例

問：
答：

$f = 3 \times 10^8$ 週/秒

$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{f}$ 公尺

頻率 f (兆週)	波長 λ (公尺)	頻率 f (兆週)	波長 λ (公尺)
100 000	0.3	30	10
30 000	1	10	30
10 000	3	3	100
3 000	10	10	300
1 000	30	0.3	1000
300	100	0.1	3000
100	300	0.03	10000

問：
答：

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

問：
答：

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

問：
答：

$f = 80$ 兆週

$\lambda = 3.75$ 公尺

公式

$f = \frac{3 \times 10^8}{\lambda}$ 週/秒

$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{f}$ 公尺

电信圖書介紹

·最近出版初重版新書·

(下列各書請向當地新华書店購買，如當地書店售缺或其他原因買不到書時，可直接匯款至北京王府井大街北京郵購書店郵購。本社無書出售，請讀者注意)。

(無26) 如何裝置矿石收音机.....	苏联庫尔巴金等著	0.18元
(無10) 無線電測量.....	苏联柯爾多爾夫等著	2.48元
(無33) 寬頻帶放大器.....	苏联布亞里克著	0.59元
(無63) 景像雷達.....	苏联斯米尔諾夫著	0.27元
(無43) 業余收音机的电路和零件.....	苏联叶紐琴著	1.24元
(無41) 收信放大电子管.....	苏联阿波拉莫夫著	0.23元
(無44) 怎样檢查和調整收音机.....	苏联岡茲布尔格著	0.22元
(無51) 电子管.....	苏联列維欽著	0.51元
(無90) 电唱机.....	苏联普羅左羅夫斯基著	0.16元
(無131) 直流歐姆計.....	苏联密爾松著	0.44元

•新書預告•

国产有綫广播設備(TY $\frac{250}{1000}$)	上海广播器材厂編	估价: 0.47元
晶体三極管.....	苏联費多托夫著	估价: 0.36元
無線電接收設備.....	苏联列別傑夫著	估价: 2.30元
光电管及其应用.....	苏联切契克著	估价: 0.48元
諧振.....	苏联格列科夫著	估价: 0.35元
工業用电子仪器.....	苏联金茲布尔格著	估价: 0.38元
怎样抑制电气設備对無綫電的干扰.....	苏联留托夫著	估价: 0.25元

•人民邮电出版社出版。新华書店發行•