

350

300

250

200

150

100

50

KM


F₂

F

E

D

无线电 9
1957

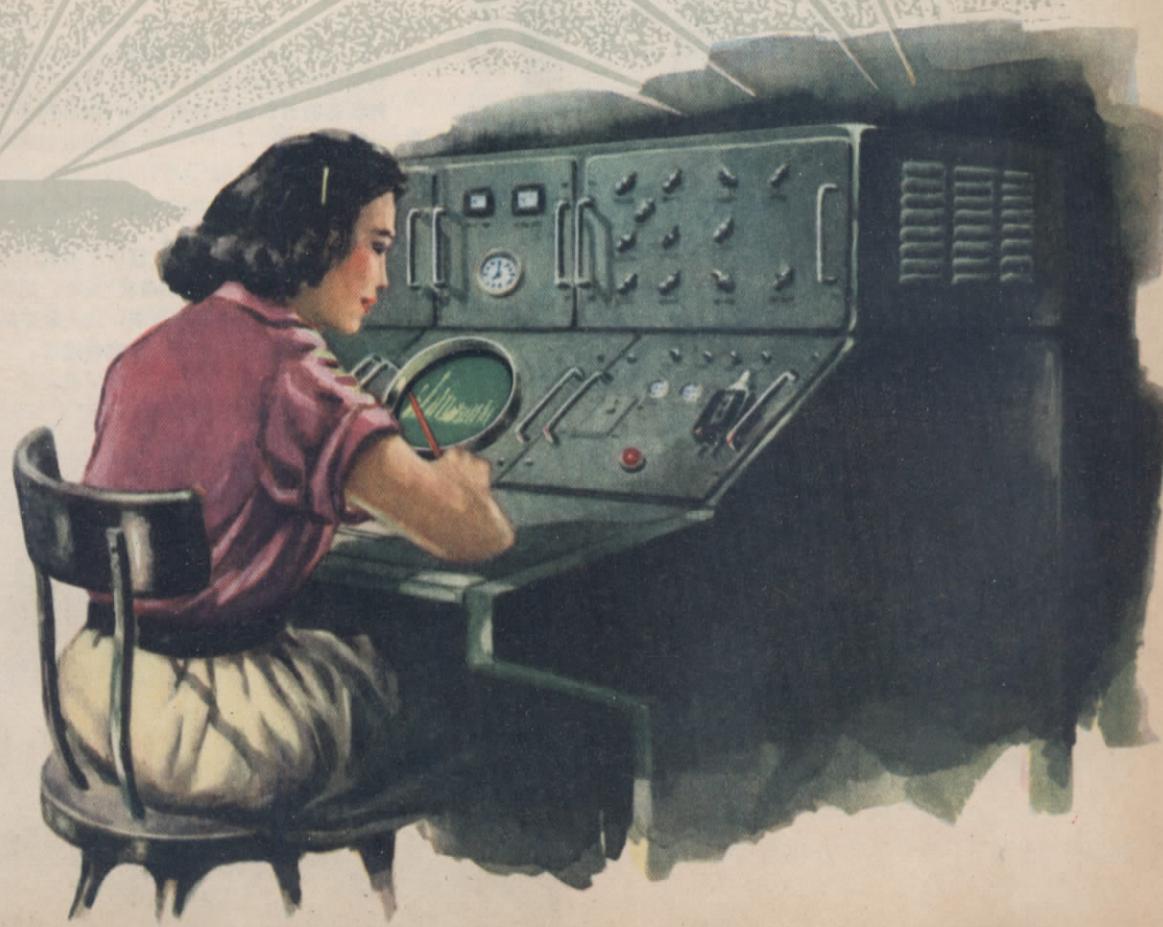


国内电子学应用研究

动态点滴




↑
1. 上海江南造船厂新近制造成功了四架“57—A型超音波探伤器”，经鉴定后，认为性能良好。超音波探伤器可以测验钢材内部结构有无夹砂、空气等缺陷，图为工程师吴继武正在试验自己设计成功的“57—A型超音波探伤器”的精密度。

新华社记者 赵成摄

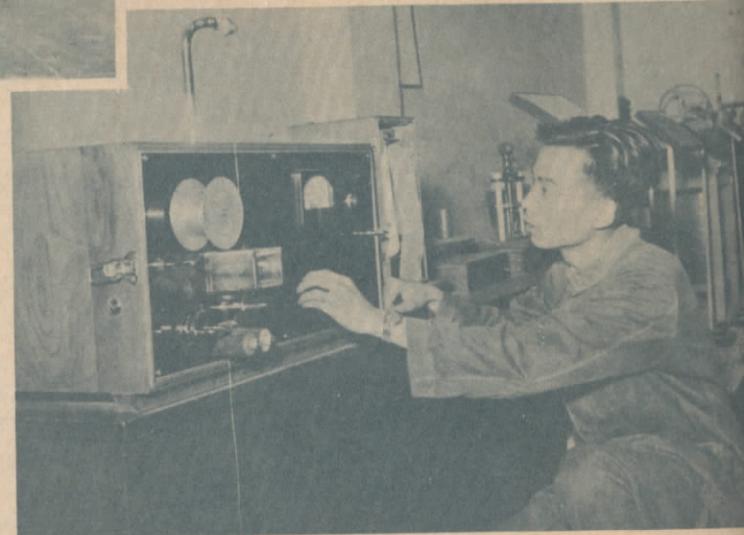

↑
2. 中央纺织工业部纺织科学研究院上海分院工程师张士俊试制成功一架电子管均匀度试验器。这种仪器能自动测定棉条、粗纱、细纱的条干不匀率。


新华社记者 赵成摄

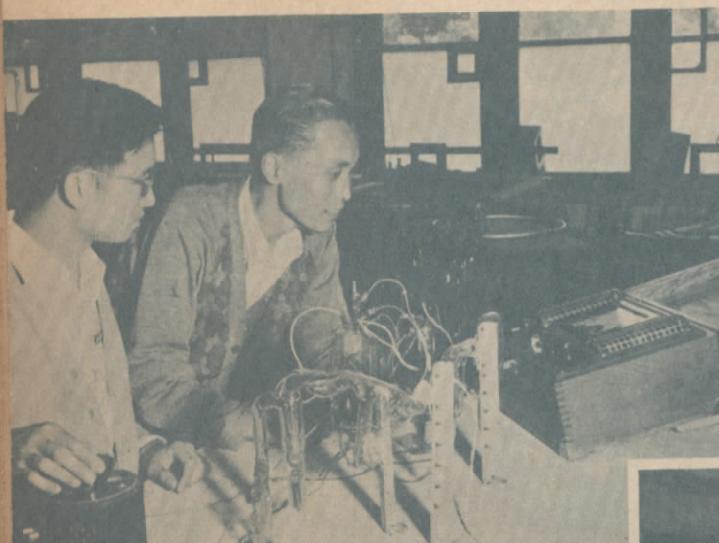

↑
3. 北京大学电子物理教研室助教郭元恒（右）刘鸿辉（左）经过半年多研究，已经获得了气压相当於10—10公厘水银柱的超高真空。

10—9—10—10公厘水银柱的真空度是电子学、同位素物理、表面现象物理等科学研究迫切需要的条件，图示他们正在进行操作。

新华社记者 顾德华摄

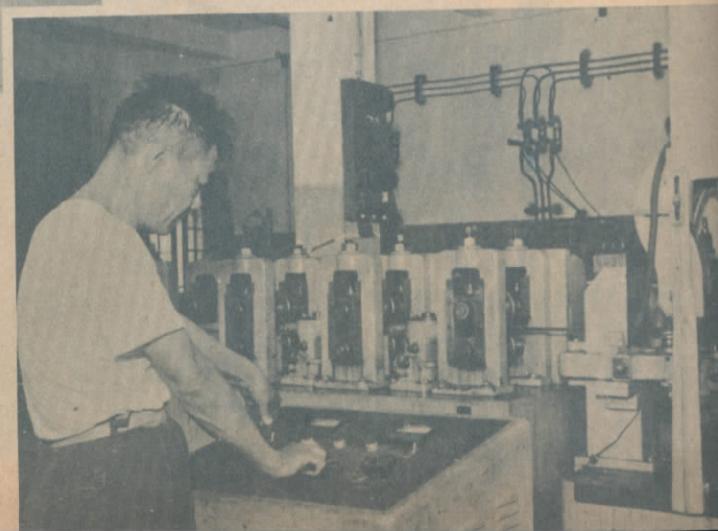

↓
4. 上海机电工业局试验所工程师杨瑞麟试制“电子管自动控制钢管制造机”成功。这种机器能把一卷卷的钢管自动焊接起来，比一般电焊钢管的效率高50多倍。图示工人正在进行操作。

新华社记者 赵成摄

电离层及其对无线电波的作用

1901年無綫电信号从欧洲傳到美洲之后，人們曾企圖用光学中的繞射原理來說明無綫电波能繞过这样弯曲的地球表面的現象，但是因为用繞射关系得到的电場强度远比实际測得的小，所以沒有成功。以后科学家們又設想高空有一电波反射層，無綫电波借这一反射層而达到远方，并且假設这一反射層是由太陽对大气的电离而形成的。到1926年，电离層的存在才被實驗所証实。經過多年的研究，發現离地面50公里附近有一电离層，叫作D層；一百公里附近有一电离層，叫作E層；在更高的地方有一电子密度很大的电离層，叫作F層。在夏季白天，F層又分为兩層：二百公里处的一層叫作F₁層，在三百公里处的一層叫作F₂層。圖1說明在不同高度处电子密度的分佈关系。本文將要簡略地說明：(1)电离層是怎样形成的，(2)电离層怎样随年份、季节和日夜而变化，(3)电离層对無綫电波的傳播起一些什么作用，(4)怎样探測电离層的高度。

电离層的形成

太陽光里含有大量的辐射能，其中尤以紫外線里含的最多。太陽光照射到大气之后，大气原子里的电子便把紫外線的辐射能吸收。电子得到了“外援”（吸收的能量）便摆脱了原子核的引力作用而离开原子。这样一来，便使大气电离成为含有电子和离子的气体。如果大气的成份是固定的（即所含各种气体的比例不变），溫度是不变的。离地面越高，大气越稀薄，当能电离大气的射線从高空射入大气时，大气上層不会产生很强的电离，縱然全被电离也不会有很大的电子密度；大气的最下層也不会产生很强的电离，因为射線的能量經過上層大气

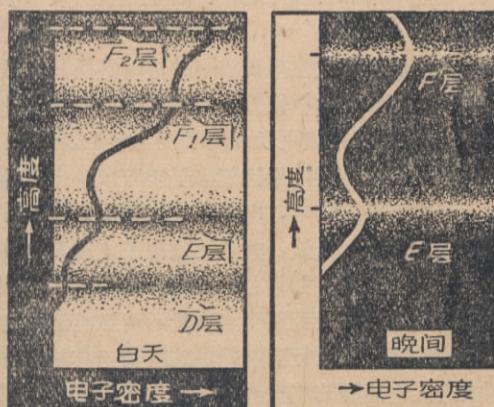


圖1 电离層中电子密度与高度关系的示意圖

的吸收，到了下層所余無几，不足以产生很强的电离；所以在大气的中間可以有一个电子密度極大的地方，这个地方就是人們常說的“層”的所在。但是实际上，大气的結構十分复杂，就成份而論，在距地一百公里以内，大气成份基本上是固定的；一百公里以上，成份不再固定，較重的气体在下面，較輕的气体在上面，它的分佈情况如圖2所示。此外，在离地面30到60公里的地方还有臭氧的存在，而氮和氯气则在大气層的極高地方。至于大气溫度隨高度的变化如圖3所示，由地面上升时溫度开始降低，到十几公里处又微微开始增高，到五六十公里处又开始降低，在八十公里处达到一个極小值，从此又开始增高直到二百公里附近。再者使气体电离的紫外線中有不同頻率的成份，而且使气体电离的还有从太陽上来的具有很大动能的微粒。所有这些因素加起来，便形成了目前用實驗証实了的电离層結構圖（見圖1）。

根据圖1和圖2的比較研究，可以看出D層和E層在成份固定的大气中，而F₁層則在氮分子層中，F₂層則在氧原子層中。

电离層的变化

白天在日光繼續照射下，大气中的气体分子或原子不断被电离，同时一些电子和离子也因不断进行复合而消失。但是总的說来还能达到相当强的电离程度。到了晚間，大气受不到太陽照射的部分便只有复合作用在繼

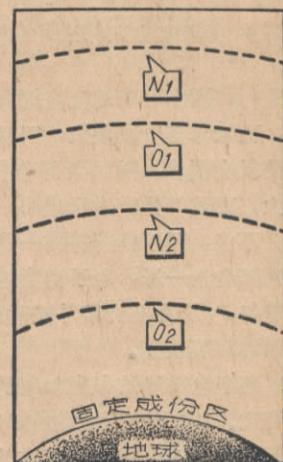


圖2 大气成份簡圖



圖3 氣溫變化示意圖

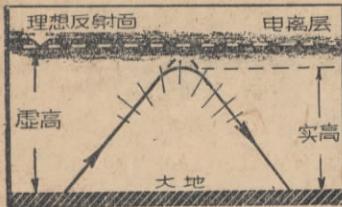


圖 4 無線電波在游離層中的折射

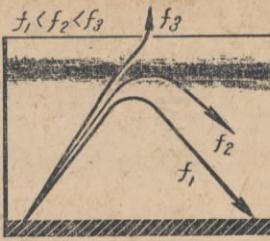


圖 5 不同頻率的射綫軌跡

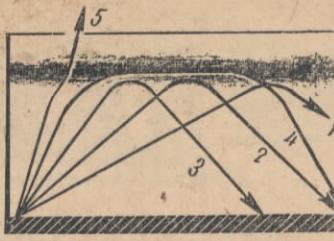


圖 6 不同仰角的射綫軌跡

到达的高度小。無線電波在電離層中的折射軌跡弯曲的程度与電離層中電子密度的分佈以及無線電波的頻率有关。如果在某一電離層中投射波

續進行，因而電離的程度逐漸減弱。 D 層的電子密度很小，而氣體密度則很大，所以到了晚間，電子和離子複合的機會很多，所以 D 層很快便消失了。 E 層的電子密度大，而其氣體密度則很小，在晚間電子和離子複合的機會不多，所以仍能保持一定的電離程度。 F_1 層和 F_2 層在晚間合為一層，電子密度減低了。經過日蝕觀察證明 E 層與 F_1 層几乎全為紫外線所產生，而 F_2 層則不然，尚有其他重要來源。

各個電離層的高度和電子密度都隨季節和晝夜時間而變化。 D 層的高度大約在50至60公里之間變化，電子密度約為 10^3 電子/每立方公分。 E 層的高度約在100至130公里之間變化，在白天電子密度約為 1.5×10^5 電子/每立方公分，夜間則為 10^4 電子/每立方公分。冬季白天以及常年晚上， F_1 與 F_2 層重合，叫作 F 層。 F 層在冬季白天的高度為220—250公里；而 F_1 層在夏季白天的高度為200—300公里， F_2 層在夏季白天的高度為300—400公里。此外， F_2 層在夏季白天的最大電子密度反比冬季白天 F 層的最大電子密度小。對於這種現象，目前有一種解釋，認為在夏季白天太陽的電離作用雖然強，但是由於夏季白天 F_2 層的溫度也十分高，使氣體發生膨脹，因而電子密度反而比冬季白天降低了。電離層除了有季節日夜的變化外，還受11年太陽黑子增減周期的影響。黑子是太陽大氣中的風暴，比鄰近區域溫度低，所以顯得黑暗。黑子數目的變化，以十一年為周期，叫作太陽的活動周期。黑子多的時候，太陽發出的光和熱也增加，所以電離層的電子密度也增加。此外，太陽的非正常性的爆發產生帶電的微粒，這種微粒進入大氣後，受到地磁力的作用便偏向南北兩極，破壞了電離層的正常情況。尤其對於 F_2 層及兩極地區的影響最大，這就是所謂電離層的騷擾。在這種情形下，常常引起通信的中斷。

電離層對無線電波傳播的作用

當無線電波投射到電離層的時候，電波在電子密度大的地方比在電子密度小的地方要前進得快些，其結果使無線電波連續向一方折射，最後可以回到地面。這種經過連續折射而回到地面的效果，可以想像為被一理想的反射面所反射，情況和光線被鏡子反射類似，如圖4所示。這一理想反射面的高度叫虛高，它比實際電波

的頻率增高了，電波折射緩慢，軌跡的彎曲度便小了；如果頻率再增高就可達到電波不折射回來而穿透電離層的地步，如圖5所示。無線電波穿透電子密度較小的電離層，還可以被電子密度較大的在更高處的電離層反射回來。如把同一頻率的無線電波以不同仰角向電離層投射，則仰角越小，射綫只有較輕微的彎曲；仰角越大，射綫彎曲得便較厲害，或者經過輕微彎曲而穿透電離層，如圖6中的曲綫5。如果把不同頻率的無線電波以 90° 的仰角向電離層投射，返回地面的無線電波中的最高頻率叫作這一電離層的“臨界頻率”。頻率比臨界頻率低的電波全可以反射回地面；而頻率比臨界頻率高的電波，在垂直投射時一定穿透這一電離層，傾斜投射的仰角如果小於相應的某一臨界角，仍能反射回地面。由圖6可以看出，當這種電波的仰角增大時，電波射綫跨越距離（返回地面點和發射點之間的距離）縮短，如射綫1、2，當仰角繼續增大時，這個距離便繼續縮短，一直達到一個最小的距離，如射綫3。這個距離叫跳躍距離，這個距離以內的範圍叫靜區。若再稍微增大仰角時，跨越距離突然增大，如射綫4；仰角再增大時，射綫便穿透電離層了，如圖中射綫5。所以某一頻率的跳躍距離是電離層可以反射此一頻率的最小跨越距離。如果進行通信的兩點間距離是某一頻率的跳躍距離，那麼這個頻率就叫作這兩點間進行通信的最大可用頻率。

在某一頻率的靜區內，因地波衰減太快，天波反射不到地面上來，所以聽不到此一頻率的信號。同一頻率的跳躍距離因季節和日夜而變化：晚上比白天大，冬天比夏天大。

實際上，無線電波在電離層中傳播時還受到地磁場的影響，以及因電子和中性分子的碰撞而遭受到能量的損失。電波在電離層中使電子和離子產生運動。離子質量大，運動起來困難，其效果比起電子來可以略去不計。

當不考慮地磁影響時，電子在電場的作用下產生振動，這種振動又輻射電波，其總的效果是使進入電離層的電波產生折射現象。如果考慮地磁影響的話，由於電子在地磁場內運動要受到偏轉的力量，所以電子在電場和地磁場的作用下要進行橢圓軌跡的運動，其總的效果是把原來進入電離層的無線電波的極化性質改變了。即原來進入電離層的平面波被改變成橢圓極化的非平面波。此外，地磁場使原來進入電離層的無線電波分解為兩

个波：即寻常波和非寻常波。两者都是椭圆极化，不过电场旋转的方向相反。被分解的两个波在电离层中的折射指数不一样，所以它们的轨迹也有一些差别。

虽然电离层中的气压很低，但是被电波振动起来的电子仍然常常和周围的中性分子互相碰撞。电子和中性分子一碰撞，电子便把从电波中得来的动能交给了中性分子。中性分子得到这些能量便不再产生电的效应，所以对于电波来说，就是一种能量损失。这种能量损失与气压、电波的频率和电子密度有关。气压高时，电子密度大时，碰撞的机会就多，损失自然也就大了。频率低时电子得到的平均速度大，则每次碰撞所损失的能量也大。所以电离层中，以D层和E层的下部能量损失较大，F层则甚小。短波的能量损失小，中波在白天受到D层的严重吸收作用。

电离层的探测

前面所介绍的关于电离层的许多材料，都是借电离层观测站的观测而得到的。在观测站中装置了发射机和接收机，两者共用一根天线。发射机每秒钟发出16到50次的脉冲，每一脉冲的持续时间大约是50微秒。每一脉冲由发射机垂直向上发射出去的时候，接收机和天线断开了，但是脉冲信号总还能漏到接收机中来。这时在和接收机相连的示波管的荧光屏上便现出一个脉冲信

一、什么是调频

无线电电话和广播都是利用高频无线电波来传递音频的信号。也就是说，以音频信号电流的变化去影响高频电流，受到影响后的高频电流再由天

线变成无线电波发送到空间去。高频电流有三个因素可以受到音频信号的影响，即振幅、频率和相位。使音频信号去影响高频电流幅度的方法称为“调幅”，调幅过的电流称为“调幅电流”，如图1丙所示，这种电流经天线后即变成“调幅波”。使音频信号去影响高频电流频率的方法则称为“调频”，调频过的高频电流称为“调频电流”，如图1丁所示，这种电流经天线后即变成“调频波”。同样，如去影响相位则称“调相”、“调相电流”和“调相波”。

调幅是最广泛采用的一种方法，目前我国所有的无线电广播都利用调幅，因此我们收音机里所收到的也都是调幅波。可是，调幅具有很大的缺点。

二、调频的优点

在收听广播时经常会听到“沙沙”声、“喀喇”声和其他许多讨厌的杂声；另外还会遇到靠近强力电台的干扰。这时，人们通常埋怨收音机不好，其实这是不公正的。收音机质量的优劣当然有很大关系，可是在采取调幅广播的时候，实在也很难完全避免杂声和电台间的干

扰。当第一个脉冲由天线发出之后，第二个脉冲发出之前，天线与接收机相连。两个脉冲之间的间隔时间足以使第一个脉冲信号从最高的电离层反射回来。当反射波被天线接收，在示波管的荧光屏上现出信号时，便可以利用反射波比直接漏进接收机的直接波落后的时间差来计算反射层到地球的距离。拿落后时间的一半与光速相乘，便得到虚高。当频率逐渐变动，便能得到无线电波的频率与虚高的关系。在自动化的观测站中，可以直接得到频率—虚高特性曲线。从这种特性曲线中可以直接求得各电离层的临界频率。有了各地观测站一天24小时的观测记录，便可以画出世界各区的电离层图了。电离层图中表示出世界上某一地区在不同纬度上，在一天24小时内电离层的临界频率。有了这些数据便可以用其他方法算出通信中应该选用的工作频率。

从今年7月1日到明年年底是第三届国际地球物理年。在这一年半里，研究的内容十分广泛；有地球物理的各个部门，还有关系地球物理现象的天文和物理的几个分支。其中有电离层的观测。将有100多个电离层观测站分设在全球各地，每天进行24小时的观测。观测的内容有电离层的电子密度、吸收、散射以及对于无线电波的干扰等。国际地球物理年联合世界各电离层台站进行同时间的连续的观测，将给今后电离的研究提供极丰富而有价值的资料。

(杨 淦)

扰。杂声的来源是很多的，例如在城市中到处都充满着电气用具，这些用具在发生火花和电弧时，将产生很强的、频带很宽的无线电波，这种电波进入收音机后即产生杂声。此外自然界中存在的所谓“天电干扰”也是非常主要的杂声来源，它们是由大气层中的电荷放电所引起的。最后，构成收音机的各种零件和电子管也会产生各种杂声。要减小这些杂声，当然可以用提高广播电台的电力来使输出的调幅波信号电平增高，压倒杂声，但是这样做既

不经济而且
收效不大。
再则想避免
电台间的相
互干扰，也
不宜用提高
广播电台电
力的方法，
因为增强一
个电台的输
出电力后，
虽能避免别
家电台对它

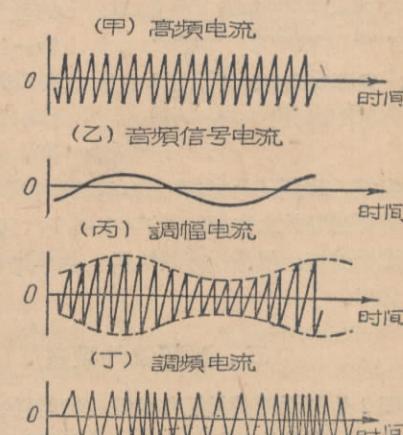


圖 1 調幅和調頻電流

的干扰，可是反过来，它却会强烈的干扰其它电台。这样，和它附近的小电台就受到很大影响了！要避免这种相互干扰，唯有提高收音机的选择性，可是选择性太高，又会产生另外的弊病。

上面的叙述指出了调幅所存在的严重缺点，但是这些缺点在采用调频的方法后，可以避免。调频时，高频电流的频率跟着音频信号而变化，频率变化的宽度随移大小，要看音频信号的幅度即其强弱而定。例如当高频电流的频率为1000千赫时，假定它随着音频信号变高到1010千赫，回到1000千赫，再变低到990千赫，又回到1000千赫，那么这个频率变化的宽度是上下各10千赫。无论调频波的频率怎样变化，它的振幅大小都是恒定不变。当接收调频波时，扬声器的输出信号只和它的频率有关系，而与振幅无关。这样，由于杂声和干扰所造成的高频电流振幅的变化，就有可能利用“限幅器”把它削平，因而就避免了杂声和干扰。

调频的这种遏止杂声和干扰的能力是跟调频波的“最大频移”值有关，最大频移的数值愈大，效果愈佳；而当最大频移值很小时，遏止杂音和干扰的能力就大为降低，甚至接近调幅了。因此，调频必须保证具有相当大的频移，通常是20千赫到100千赫。但是频率变化的范围（频带宽度）这样大，要想应用在中波或短波波段是不可能的，因为中波和短波波段的范围很窄，在使用频带宽度仅10千赫的调幅电台已觉拥挤不堪，当然就难于考虑使用频带宽度大于10千赫很多倍的调频电台。超短波的波段范围极为宽广，可以容纳大量的宽频带的调频电台。因此，调频在超短波波段获得广泛的采用。

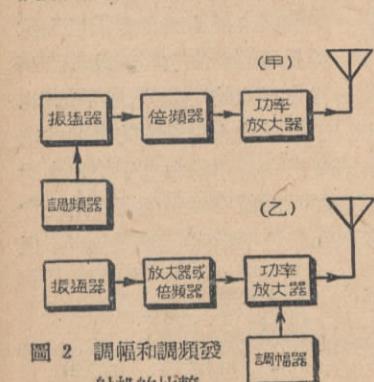


圖 2 調幅和調頻發射機的比較

通常调幅电台受到频宽的限制，音频信号的频率范围局限于30—5000赫。调频时这种频宽限制就不再存在，可将音频信号的频率范围扩大至30—15000赫，于是音频信号的质量（保真度）大为提高。

当然，调频还具有其它优点，例如调频器（用来调频的音频信号放大器）所需的功率极小，可以降低发射机的造价等等。但是，有效的遏止杂声和干扰是调频的最大优点。

三、调频波的发送

图2是调频波发射机与调幅波发射机的方框图，从图中可见，它们的差别仅在于：前者（图2甲）是用调频器去影响振荡器高频电流的频率，而后者（图2乙）是

用调幅器去影响末级放大器（通常是末级）高频电流的幅度。影响幅度即调幅的方法不属于本文范围，不加讨论；影响频率的调频需利用特殊的电路。

图3甲为一调频振荡器，振荡频率决定于 L_1 和 C_1 的大小，要变化高频电流的频率，必须改变 L_1 或 C_1 的大小。为了达到这个目的，可将一“可变电抗”与振荡器的谐振槽路并联，如图3乙虚线方框内所示。这个可变电抗可以是一个电感线圈，也可以是一个电容器，不过它的电抗（电感量或电容量）必须随音频信号的振幅而改变。这样的可变电抗可以用一个电子管来做，这个电子管就叫做“电抗管”。电抗管的线路结构如图3丙中虚线方框内所示。

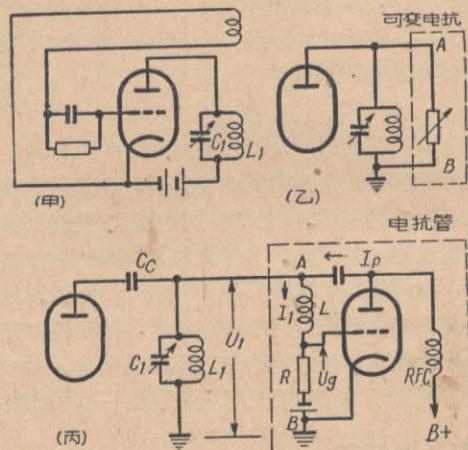


圖 3 电抗管调频电路

的作用可以忽略，可以把 LR 串联回路看作是一个纯电感，因此，流过这个回路的电流 I_1 落后于 U_1 90°。但 I_1 流过电阻 R 时，在它两端所产生的电压降 U_g 与 I_1 的相位是一致的，即同相。由电子管工作原理知道，电抗管屏回路中的交流电流 I_p 是与 U_g 同相的，所以 I_p 也落后于 U_1 90°。 I_p 应在 LR 支路和振荡器的谐振回路 L_1C_1 里流动，可是 LR 支路的阻抗很大，所以可以看成 I_p 全部流过 L_1C_1 槽路， L_1C_1 槽路中增加了电流 I_p ，而这个电流又比槽路电压 U_1 落后90°，因此电抗管的作用就好象在并联到 L_1C_1 槽路上的一只电感线圈，振荡槽路的 L 改变了，振荡频率当然也随着改变。这只线圈电感量的大小，决定于 I_p ，而 I_p 又是随着 U_g 的变化而变化的。所以把调频器输出的音频电压加到电抗管的栅回路里（图4），使栅极电压 U_g 随音频电压而变化，就必然影响振荡器的频率，达到调频的目的。

这里，电抗管产生的是一个可变的电感效应。

以上的电抗管调频是应用最广的一种，除此以外，还有很多其它的方法。

由电抗管调频得到的频

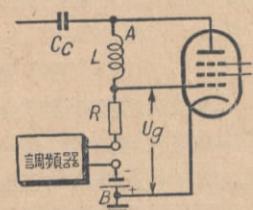


圖 4 电抗管电路

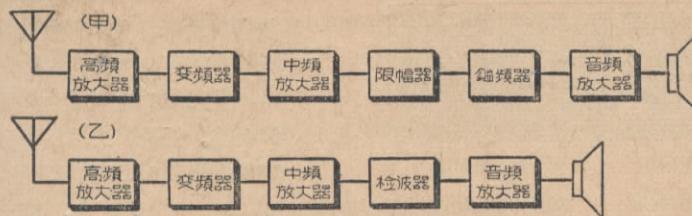


圖 5 調幅和調頻接收机的比較

移是有限的，远不能滿足我們對最大頻移（例如 75 千週）的要求，因此在振盪器后必須有倍数很高的倍頻器来倍頻，借以把頻移提高到額定数值。

四、調頻波的接收

調頻波接收机的方框圖如圖 5 甲所示，与圖 5 乙調幅接收机相比較，可以看出兩者的差別是在于前者多了一个限幅器，并且用“鑑頻器”来代替檢波器。

振幅恒定的調頻波在傳播過程中以及在进入接收机后，都会受到各种干扰，因此它的振幅已不再恒定，如圖 6 甲所示。在加到鑑頻器去使音頻信号还原之前必须先将这种振幅的变动削平（圖 6 乙），否则在鑑頻器之后仍然会出现很大的杂声，調頻的优点就丧失了。限幅器就是担任这样的工作。应用最多的一种限制器的電路如圖 7 所示，在这个电路中柵極回路对輸入高

頻信号进行檢波（像二極管檢波的作用一样），高頻信号的振幅变化經檢波后产生的直流流經電阻 R 时，就产生电压降 U_c ，此电压降被作为負偏压而加到柵極。显然，高頻信号的振幅愈大，则負偏压愈大，而輸出电流就愈小；振幅小，则負偏压小，而輸出电流趋大，于是高頻信号經限幅器后就保持振幅恒定了。

因此，調頻的能退止杂声和干扰的优点，是由于它能采用限幅器的缘故。

鑑頻器是鑑別調頻波的频率从而檢出音頻信号的一種裝置。任何裝置，只要在它的輸出端能得到和輸入端調頻波频率变化一致的直流电压，都可起鑑頻器的作用。通常采用的鑑頻器电路如圖 8 所示，这种电路接有

兩個諧振槽路 1 和 2，它們都調諧到調頻波的中心频率（音頻信号为零时的频率）。兩槽路的綫圈耦合在一起，槽路 2 線圈的中点經电容 C 与槽路 1 相連。从兩個槽路上取出的高頻电压利用兩個二極管來檢波。槽路 1 上的电压和槽路 2 上半部綫圈上的电压之和加到二極管 I；槽路 1 上的电压和槽路 2 下半部綫圈上的电压之和加到二極管 II。

从槽路 1 感应到槽路 2 的感应电压，它的相位滞后于槽路 1 的电流 90° 。当調頻波的频率为中心频率时，它和兩諧振槽路的諧振频率相符合，槽路 1 的电压和电流同相。此时加到兩個二極管上的交流电压的数值相同，于是兩個二極管的負荷电阻上的檢波电压 U_1 和 U_2 相等，由于它們的極性相反，故輸出音頻电压 U 等于零。

如果調頻波的频率大于它的中心频率，那末槽路 1 將為电容性，其中电流就超前于电压。此时槽路 2 上半部綫圈上的电压趋向与槽路 1 上的电压同相，并且相加。同时，下半部綫

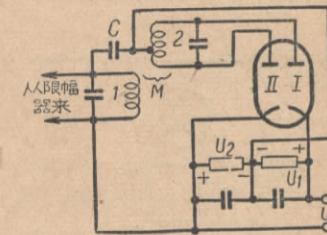


圖 8 鑑頻器的电路

圈上电压却趋向与槽路 1 上电压反相，并且相減。因此二極管 I 的負荷电压 U_1 大于二極管 II 的負荷电压 U_2 。这时輸出音頻电压 U 就不再为零，而为某一正值。

同理，如調頻波的频率小于中心频率，則可获得輸出音頻电压 U 为某一負值。于是，輸出音頻电压隨調頻波的频率而变化，鑑頻器檢出音頻信号的作用就完成了。

五、調頻的应用

無線电广播对广播的質量要求很高，因此采取調頻广播是非常合适的。当收听調頻广播，特別是音乐节目时，收音机放出的是毫無杂声，逼真度極高的各种乐器声音，好像我們亲历音乐会中听到的一样。可以想見，这是多么愉快的一种享受啊！

苏联已經开始發展超短波調頻广播。在美国調頻广播也很風行。

电视运用在超短波波段，它的影像和伴音的發送都是利用調頻的。

無線电通信系統中的電話、电报和傳真等都可以利用調頻。对軍用無線电通信來說，采用調頻更有头等重要的意义，因为在軍用無線电通信的情况下，無線电收信的干扰电平通常是非常高的。

(鍾益棠)

电压放大级的失真

許多無線電設計者所發表的各种低頻放大器的綫路，有的失真度仅在1%以下。設計者在設計时，強放輸出級的失真度，可以从电子管手册中查到。因此要設計一个比較理想的低失真度的強放輸出級并不太难。

不过在設計推動功率輸出級前面的电压放大級时，电压放大級的失真度多少就成为一个問題。尤其在利用不同的输出电压、屏極电压、屏極負荷电阻、偏压电阻的情况下，要回答这个问题就更为困难。

一般电压放大級大多采用三極管或五極管。所以以下所談的也仅限于普通常用的几种三極管和五極管。

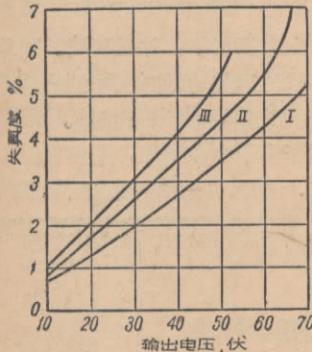
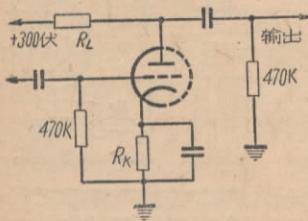


圖 1

千欧， R_K 是3.9千欧，得到的电压增益是45。

曲綫III是6C4的失真度曲綫， R_L 是47千欧， R_K 是2.7千欧，得到的电压增益是11。

另一类型如9002小型电子管的失真度近似6SN7，电压增益是16。

在选用負荷电阻时，要考虑到电子管的放大系数。为了保持6SL7的高屏阻，所以屏負荷电阻是用220千欧。

这几种电子管中，比較以6SN7最优良，当音頻电压输出为20伏时，失真度为1.3%（20伏电压输出是推动6L6作甲类放大时的必需数值）。50伏输出时失真度为3.5%。6C4比較最差。6SL7是在兩者之間，比6SN7差些，但比6C4好些。

6SL7的下級柵漏电阻如用得太低，则品質將大大降低。而且，如將乙电降低时，則6SL7也將逐步比6C4差。但是，当屏压略有不稳，由于6SL7的屏流小，

因此屏極电压波动的影响，6SL7比6SN7要少。在一般情况下，低失真度和高放大系数相互矛盾，放大系数低，失真度也低。如將陰極傍路电容器省去不用，失真度更低。

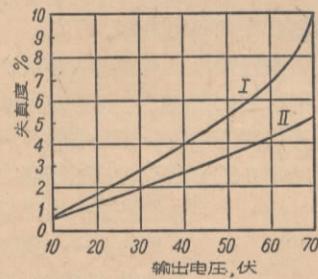
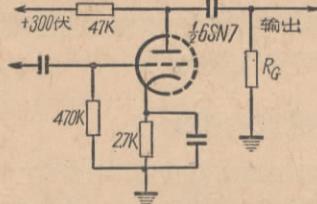


圖 2

圖 2 表示下級柵漏电阻數值和失真度的关系。用6SN7的一組三極管作例，曲綫I是柵漏电阻 R_G 用100千欧；曲綫II是 R_G 用470千欧。乙电都是300伏。其他条件也都一样。但是在20伏输出时， R_G 用100千欧要比用470千欧时失真度大。100千欧时失真度1.6%，470千欧时失真度1.2%。在45伏

输出时，用100千欧有4.6%的失真，而用470千欧时有3%的失真相差約半倍。而且，在70伏输出时，失真度相差約1倍。如另換其他型号的电子管，結果將略有不同。

很多低頻放大器的設計者喜欢采用6V6或6L6作強放級，柵漏电阻采用100千欧或50千欧。这是为了防止推動級輸出太大，过荷时产生失真，并且使过荷时的曲綫較为平滑。当电压放大級的输出电压低于40伏时，柵漏电阻采用較低的数值，虽將略微增加电压放大級的失真，但是对改善强放級推动力过荷时的品質还是合算的。因为推動强放級过荷后所产生的失真度，比电压放大級的失真度大些，而且音質大大下降。

圖3是用6SN7

的一組三極管，在省去了陰極傍路电容器后和用陰極傍路电容器时的失真度的比較。当输出在40伏到50伏以内，这是在直綫放大部分。用陰極傍路电容器比不用时失真度大一倍左

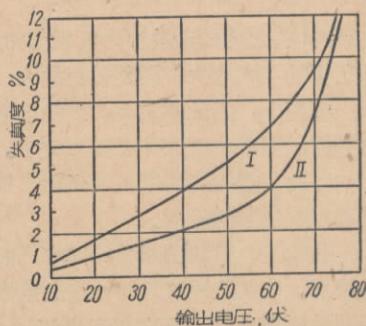


圖 3

右。当输出电压达到75伏时，失真度都很大。这时用不用阴极旁路电容器两者差别不大。在比较时，乙电用300伏，屏负载电阻是47千欧。阴极偏压电阻是2.7千欧，下级栅漏电阻是100千欧。

省去了阴极旁路电容器后，失真度虽然可以降低，但是电压增益也相应地降低。当不用阴极旁路电容器时的电压增益，可用下列公式计算：

$$A' = \frac{A}{1 + \frac{R_K}{R_L} A}$$

A' =不用阴极旁路电容器的电压增益， A =用阴极旁路电容器的电压增益， R_K =阴极偏压电阻， R_L =屏极负载电阻。

从上列计算可以得到一个结果，即采用正确合理的偏压电阻和屏极负载电阻时，不用阴极旁路电容器，则电子管的电压增益将比用阴极旁路电容器时降低约一半左右。

因此对有些只要输出电压较低的低频放大器，可以省去阴极旁路电容器。虽说电压增益降低，但失真度也减少了。对于要求电压增益较大，低音音质柔和动听，就宁可略增失真而采用较大容量的阴极旁路电容器，一般常用25微法至50微法。

图4是三种常用五极管的失真度曲线，在比较时，乙电源是300伏，屏负载电阻100千欧。图中曲线I是6AU6的失真度曲线，阴极偏压电阻 R_K 是1千欧， R_D 是270千欧，得到的电压增益是140。

曲线II是6SJ7的失真度曲线， R_K 是820欧。 R_D 是470千欧，得到的电压增益是90。

曲线III是6J7的失真度曲线， R_K 是1.2千欧， R_D 是470千欧，得到的电压增益是80。

在选用屏负载电阻和下级栅漏电阻的数值时，要考虑到高音和低音的音色。如屏负载电阻和下级栅漏电阻的数值太大，不仅失真增加，并且高音容易截断。例如：6SJ7的屏极负载电阻为500千欧时，5000週以上的高音就被截断；而屏负载电阻用100千欧时，高音可达20,000週。故选用屏负载电阻时不得不考虑失真度

和高低音的放大性能。

这三种常用的五极管中，以6J7的品质比较好。总的来说，五极管的失真度比三极管大，和屏负载电阻数值大小的影响也大，音色不及三极管，而电压增益则比三极管大许多。

另一种小型管9001的失真度近似6J7。但是在有些电路中也近似6AU6，电压增益是85。

图5是剖相式倒相器，这是利用三极管的屏极和阴极电位相差180度用来作为倒相。它的优点是：失真度低，电路简单和平衡恒定。但是缺点是不仅不能把输入电压放大，相反地反而缩小了。这种电路的失真度在输出电压不足40伏以下时，可以保持在1%以下。但是超过40伏后，失真度就陡峭地上升。这种特性和其他跨接式的倒相器是不同的。

有时候设计者在第一级的屏极和倒相级的栅极间采用直接交连，但是这并不是最好的方法，尤其是第一级的输出电压较高。

当乙电压不同时，电子管的失真度也不同。乙电压过低，会造成很坏的结果。失真度是随乙电压的高低互成变数。

图6是用6SN7的一组三极管，在150伏至350伏不同的乙电源时试验而得的失真度曲线。在150伏乙电压时，如输出音频电压是25伏，失真度约4%；如乙电压为300伏，输出音频电压为50伏，失真度也是4%左右。同样输出电压都是30伏，乙电压150伏时，失真度4.8%，而乙

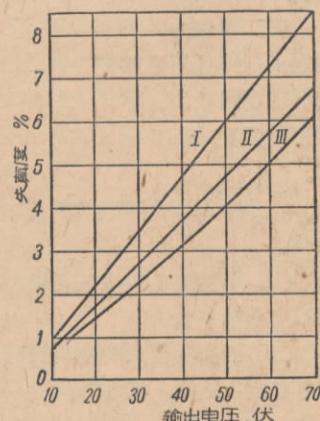
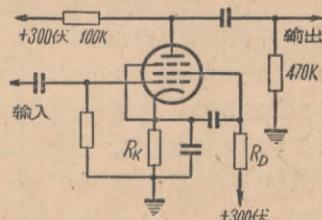


图4

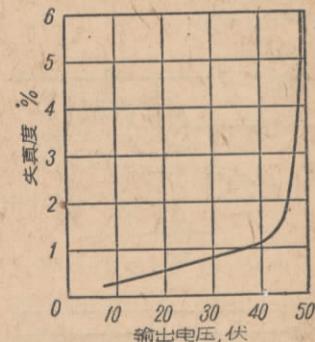
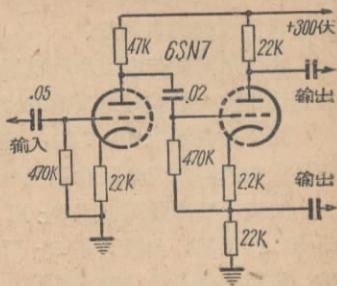


图5

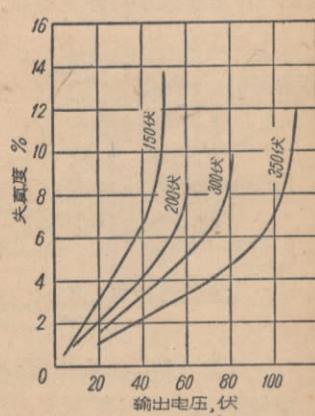
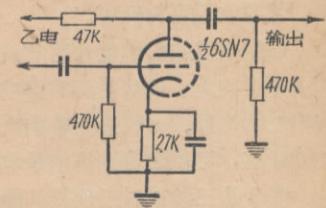


图6

电压300伏时，失真即下降为2.4%。所以采用较高的乙电压可得较低的失真度。

在选用屏负载电阻和阴极偏压电阻数值时，往往考虑到选用较大数值时对失真的影响究竟如何。

圖7是表示用6SN7的一組三極管作試驗。采用了差異很大的屏负载电阻和偏压电阻来互相比較。

曲綫I是屏负载电阻 R_L 用47千欧，阴极偏压电阻 R_K 用2.7千欧；曲綫II是 R_L 用220千欧； R_K 用10千欧。虽然曲綫I比曲綫II好些，但兩者失真度的差異是很小的。

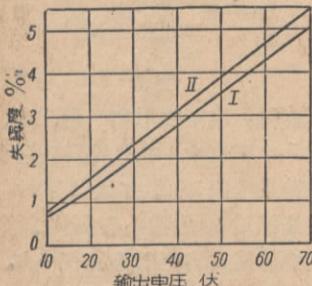
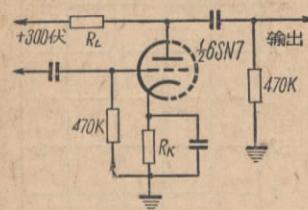


圖 7

輸出电压太大时，失真也大。因此可以采用輸入变压器互感交連的方式。但是輸入变压器品質的好坏極为重要，否则效果更为低劣。

偏压电阻的数值也是影响失真的一个条件。三極管偏压电阻的大小虽对失真的影响较小，但是和电压增益有相应的关系。一般采用略微大些的偏压电阻或比小些的要好些，可以改善輸入信号电压較大时的放大品質。

圖8是三种常用三極管的偏压和最大增益的关系。偏压电阻数值减小，屏流增加。例如6SN7的屏流为

4.3毫安，屏电位約90伏时，增益最大。如果屏流略增，屏电位略降（即偏压电阻值减小），增益就大大減低，曲綫陡峭下降，并且这时还会發生很大的失真。

从以上的各种結果看，要減低电压放大級的失真提高音質，可以概括地分为以下各点：

(一)选择电压放大管时，三極管和五極管的失真度相差不多。尤其在輸出音頻电压較低时并無明显区别。相对比較时，其中以6SN7(或6J5, 6C5)比較最好，不仅失真度低而且音質較好。当用6SL7时，如乙电較高，下級柵漏电阻用得較大(500千欧至1兆欧之間)，这时6SL7的品質也很好。而且电压增益也較大。

(二)要保持必需的偏压，要选用足够的偏压电阻数值。不要用过低的偏压电阻。

(三)屏负载电阻數值約比下級柵漏电阻小一半或更少些。

(四)必需使乙电电压足够，不仅失真低，而且电子管的电压增益也大。

(五)不需要很大的輸出音頻电压，可以省去陰極偏路電容器，这样，增益降低約一半，但失真也相应地降低約一半。

(六)采用負回授或用兩只三極管联成推挽式电路的电压放大級，也可大大減低失真，提高音質。

(徐明博根据美国“無線電与電視新聞”1956年9月份材料编写)

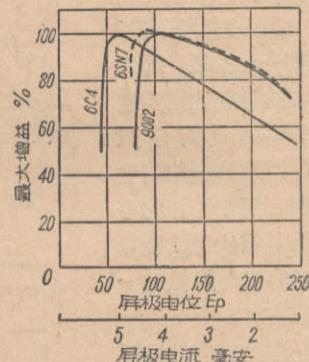
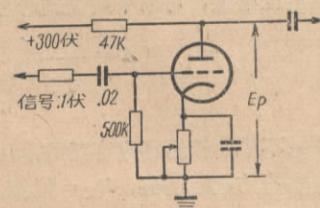


圖 8


怎样制作紗包銅線

庄济华

取長15公分、寬3公分、厚2公分的木片兩塊，疊在一起鑽7个孔，如圖所示。另取小木棍兩根，裝在丙₁、丙₂、丙₃、丙₄孔里，作成繞紗架。繞紗架的兩側甲₁、甲₂及甲₃、甲₄，裝上棉紗軸兩個。裝妥后，把裸銅線(或落了漆的銅線)穿过架的中間孔中，

再抽出兩棉紗軸上的線头，分別穿過乙₁、乙₂兩孔，固定在裸銅線的一端，用指撥動繞紗架，使其在銅線上旋轉不已，棉紗便順次繞在銅線上。

像这样繞一次，就是單紗包銅線，再从另一方向繞一次，就成为双紗包銅線了。

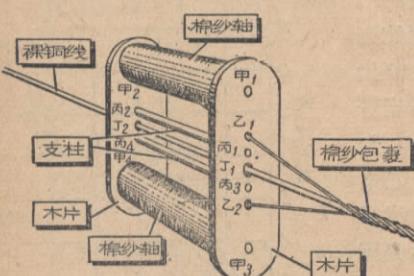

这里介绍一种制作紗包銅線的简便办法。

电感器自电容量的精确测量

(英)G·A·法蘭区

在試驗工作中往往要特別精确地測量綫圈的自电容量。不幸，当使用一般方法时，想得出結果常常并不是一个簡單的过程。同时，通常需要几組讀数，这样，校准及讀出数字时的錯誤难免比較大。通常决定电感器或綫圈自电容量的典型方法是查出电感器分次并联兩個不同值的电容量时的諧振频率。根据所得的兩個数据算出自电容量。这个方法，除了別的一些东西外，在于精确地决定电容器的諧振频率。当自电容量低时，頻率校准的微小誤差將引起最后計算結果的極大誤差。

这里介紹的綫路是一种測量电感器自电容量的新方法，它的好处是对頻率不必作准确的校准，因为加到电感器上的頻率仅是諧振频率的基本波及其二次諧波，在計算中已經把它去除。这个方法的另一好处是可以得到被測綫圈的自电容量和測量用可变电容器間的一个簡單的数学关系。假如可变电容器的容量未曾校准过，可以用一般的电桥方法决定。最后，采用这种方法在校驗时，不需要知道綫圈的真實电感量。

基本原理

圖1是測量自电容量的綫路接法。信号發生器的输出耦合到被測的綫圈，并連接一个电子管电压表。信号發生器及电子管电压表連接的分佈电容量圖中用 C_S 表明(实际上 C_S 可以保持一个很低的值)。綫圈的自电容

量用 C_L 表示。可变电容器 C_V 可以經过开关連接到綫圈的兩端。电子管电压表是只需作一峯值指示，用来指示綫圈的諧振狀況。

測量綫圈自电容量的第一步是把 C_V 自綫路中去除。此时，与綫圈調諧的电容量是并联的 C_S 和 C_L 。信号發生器調節到諧振于其輸出的二次諧波，这由电子管电压表的峯值讀數表明(使用二次諧波的过程后面詳述)。綫圈諧振的真實頻率并不重要，我們指定其为 f ，而 f 是其基本頻率。

当綫圈和 C_S 、 C_L 組成的槽路諧振于信号發生器輸出的二次諧波时，下述的关系是肯定的：

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_S + C_L)}} \quad (1)$$

L 是綫圈的电感量。

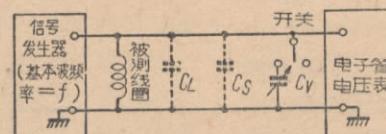


圖1 測量綫圈自电容量的基本綫路

不去動信号發生器的頻率，而把可变电容器 C_V 接通到綫圈的兩端。然后調節 C_V 直至綫圈和 C_S 、 C_L 、 C_V 組成的槽路諧振于信号發生器的基本頻率；可以由电子管电压表另一次峯值讀數指出。現在諧振頻率已是 f ，这时与綫圈調諧的电容量是并联的 C_S 、 C_L 和 C_V 。此时

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_S + C_L + C_V)}} \quad (2)$$

混合方程式(1)及(2)我們获得

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_S + C_L)}} = \frac{2}{2\pi\sqrt{L(C_S + C_L + C_V)}},$$

$$\begin{aligned} & \therefore \frac{1}{\sqrt{L(C_S + C_L)}} = \frac{2}{\sqrt{L(C_S + C_L + C_V)}}, \\ & \therefore \sqrt{L(C_S + C_L + C_V)} = 2\sqrt{L(C_S + C_L)}, \\ & \therefore L(C_S + C_L + C_V) = 4L(C_S + C_L), \\ & \therefore C_S + C_L + C_V = 4C_S + 4C_L, \\ & \therefore C_V = 3C_S + 3C_L = 3(C_S + C_L), \\ & \text{得 } C_S + C_L = \frac{1}{3}C_V \end{aligned} \quad (3)$$

如上所見，並聯后的綫圈自电容量和信号發生器以及电子管电压表的分佈电容量之和，在調整到諧振时是等于 C_V 的三分之一。信号發生器的頻率和綫圈电感量不包括在这式中。

可以有趣地指出，上述方法还可以近似高度精确地获得綫圈的电感量；虽然此时除了电容量 C_V 外需要知道諧振頻率 f 。

自方程式(2)，我們得

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_S + C_L + C_V)}},$$

$$\therefore f^2 = \frac{1}{4\pi^2 L(C_S + C_L + C_V)},$$

$$\therefore L = \frac{1}{4\pi^2 f^2 (C_S + C_L + C_V)},$$

根据方程式(3) $C_S + C_L = \frac{1}{3}C_V$ ，

$$\text{得 } L = \frac{1}{4\pi^2 f^2 \frac{4}{3} C_V} = \frac{3}{4\omega^2 C_V},$$

其中 $\omega = 2\pi f$ 。

实际上用这个方法时分佈及自电容量完全消去，仅需知道測量用的頻率 f 。

使用方法

虽然上述的方法看起来在实践上需要加一点小心，但实际上并不困

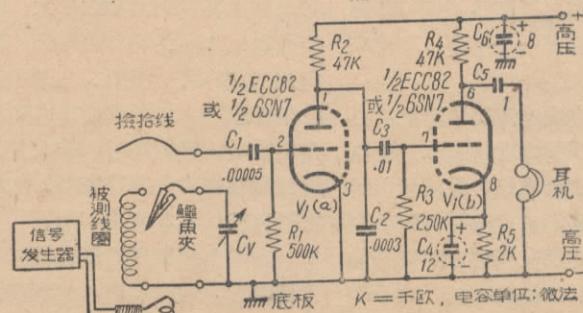


圖2 另一种实用的綫路

难。唯一注意的是在开始的一步，即线圈需要谐振于信号发生器输出的二次谐波。一个获得正确谐波的方法是先使线圈谐振于信号发生器的基本波(C_P 自线路中去掉)。基本波谐振的事实，可以由衰减信号发生器直至电子管电压表有一个很小指示得知。假如这线圈谐振于基本波，信号发生器没有别的位置可以使电子管电压表有指示。信号发生器的频率可以粗略地记下来，然后放到近于这频率的一倍，输出要增加到有足够的二次谐波振幅。在得到电子管电压表的峰值读数后，信号发生器不用再调节频率了。当 C_P 连到线圈时，谐振的唯一频率只有基本波。在这开始的一步后，自动地消除了错误。

另一种线路

把图1变换成实际的电路有些小困难，这是因为有分布电容量 C_S 的存在，使得不容易从 $(C_S + C_L)$ 中明确 C_L 的大小。对 C_S 的处理有两个办法。一个是注意引入一个已知电容量的 C_S 到线路中；一个是使 C_S 减到极低值，可以把它忽略，使得 C_L 成为等于 C_P 的三分之一。

第一个办法可以选用输入电容量已知的电子管电压表，然后在最后获得的 $C_S + C_L$ 项中减去这电容量。大部分高质量的电子管电压表有输入电容量的数字可以信任。信号发生器的输出可以在试验时和线圈耦合得很松，也就是使耦合线圈离开一些距离。当用这个耦合方法时，信号发生器的电

容量可以忽略。

图2表示用第2种办法的线路，可以使 C_S 减至极低值。这张线路很简单，适用于具有一般Q值的高频线圈。信号发生器输出也是和线圈耦合得很松。探测线路(代替图1中的电子管电压表)在试验时，耦合到线圈的方法是用一根短的检拾线，靠近于其“热端”(即高电位端，或非接地端)。使能获得峰值指示。在一般情况下，这耦合电容量小于1微微法。信号发生器输出的调幅波在谐振时可由耳机内听到最大的声音。探测器的灵敏度是由于多用了一级低频放大器而增加。可变电容器 C_P 在试验时是用一个鱗魚夾连接到线圈，用以避免开关中的自电容量。

(文月译自英国“无线电制作者”
1957年10卷7期)

收音机制作講座“單管收音机”一文在本刊第3、4期刊出后，陆续收到各地许多读者来信询问，现将问题综合整理，答复如下：

本刊电路圖符号都按一般習慣(参考1955年第1期27頁)，零件数值單位电容器用微法，电阻用欧，电路圖上只註明数值，例如：圖18的 R_3 18就是电阻 R_3 的阻值是18欧； C_6 和 C_7 电容量每1个是30微法，耐压150伏；电阻沒有在符号上注有散热功率的，一般是用 $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ 瓦的碳質电阻。线圈的繞制方法及綫号見第3期文內及圖11的实体圖。各圖綫端号码也和圖11的相同，售品三回路再生式线圈也可应用。因为繪圖时有几个圖上再生圈綫端号码5, 6写倒了(圖5, 7, 8, 9, 13, 16, 18都倒繪了)，裝制时应把这两个号码改正。否则將会不起再生，或者只能收到一个电台，不能調节。

交流或交直流电源的單管机，可用6伏干电池或蓄电池供給灯絲电压，但使用起来很麻烦，直接用电源电压整流的电路，乙-不能接在底盤上，人体也不要触及底盤(特別是站在地上的时候)，以免触电。天綫端串連一个固定电容器，是防止引入綫万

答讀者問



馮報本

一和潮湿的牆壁，铁件接触而造成电源短路或燒毀初級线圈等的危险。滤波电阻用2瓦以上的碳質或綫繞电阻都可以，数值略有出入是不妨事的。但灯絲降压电阻必需用准确的綫繞电阻。 $6SL7$ 用一组三極整流时，因为内阻頗大，输出直流电压不超过120伏，对滤波电容器的危险性不大，改用8微法耐压450伏的就更安全，但听筒內的交流声将会增大。 R_3 是保护整流陰極而設的，以免滤波电容器在起始充电或被击穿短路时，有大量的电流通过陰極而將整流管燒毁。如無現成材料自制，可以省去不用。

自繞电源变压器沒有相同綫号，可选择近似的綫繞制，初級綫圈用了静电隔离更好，如已有現成的变压

器，只要次級輸出能包括所需的容量，用較大功率的变压器是可以的。

6伏电鈴变压器有多种售品可購，它的初、次級电压，都已在外壳上註明。

电子管 $6SL7$ 和 $6SN7$ 的特性不尽相同，用在文中电路里的显著差別是灯絲电流不同，前者是0.3安，后者是0.6安(两个三極組算)，所以灯絲降压电阻也不相同；用歐姆定律就能直接算出。有許多双三極管是可以代替它們的，除文中所舉的常用型式外，讀者間及的 $6CG8$, $7F7$, $7F8$ 等可以代替 $6SL7$, $6F8G$ 可代替 $6SN7$ ，除管座接線不同外，都不需改变电路的另件。

这些單管机輸出功率都很小，不能推動揚聲器，但在离广播电台几里的范围内，能用一只舌簧式或晶体式揚声器代替听筒放出輕清的声音。使用舌簧式揚声器时，要选用线圈具有1800—2000欧直流通阻的，一般用在有綫广播的舌簧式揚声器，只有1000欧，在收音机上声音極小。電話听筒的阻抗很小，不能在收音机上使用。

單管收音机的性能，文中已有談及。我国一般的省人民电台，晚上在它的周围1千余公里內是可以收到的。

地綫測量器

張錦飭

有綫广播站在日常的檢修與維護工作中，需要經常地檢查地綫的質量。因為站內保護地綫涉及人身與機件的安全，例如機器漏電與雷擊等；另一方面，農村用戶綫一般都是採用單綫，地綫的質量與廣播的效果非常密切。

地綫不能挖出來檢查，否則一根好地綫說不定就被挖壞了；同時要知道準確的接地電阻，必須用測量的方法才行。

一般的地綫測量器包括三部分：一、輔助地綫；二、音頻信號產生器；三、電橋。現在介紹一種簡便的制作法與使用。

一、輔助地綫的制作：取直徑1.5公分、長130公分的鋼筋或鐵棒兩根（為了使接地良好應採用無節的，并擦去鐵銹），鋼筋一端請鉄匠打尖，以便打入地下，另一端鋸上一長15公分之鐵橫托，托距頂端10公分，以便測時容易拔出。如圖1制兩根就可以了。

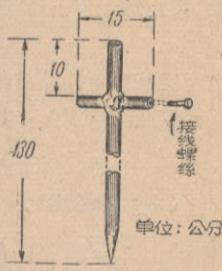


圖 1

二、音頻信號產生器的制作：測量地綫用的音頻信號產生器，用不着考究它的波形與頻率，只要它能夠供給一種耳朵聽起來免強稱得上舒服的頻率就行了。有兩個辦法來作這種簡單的信號產生器：

一個是用于電收音機改成信號產生器，這很容易的，因為任何一種正回授都能引起振盪。在相鄰的兩個電子管中，第一管的信號柵是與第二管的屏極同相的（同時與第二管的柵柵極同相），因此我們只需設法回授一部分電壓就够了，如圖2虛線所示，去掉3S4柵柵極上的濾波電容器，再在1S5柵柵極與3S4柵柵極上串上一個2兆歐的電阻及一個.00025微法的電容器就成功了。輸出變壓器採用7:1的，以便與被測試者的阻抗相配合。如果為了輕便起見，我們可以另外裝一個這樣的信號產生器，辦法是將圖2中1S5信號柵上的.006微法

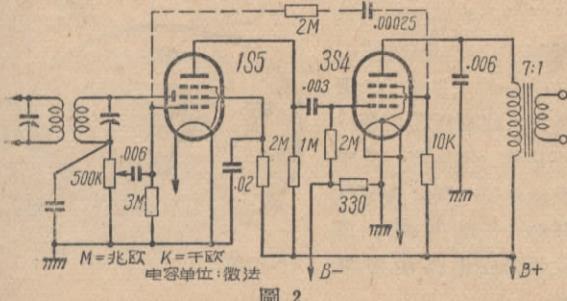


圖 2

電容器剪掉，將3兆歐電阻換成500千歐電阻就行了。

另一個辦法是用220伏的交流電電鈴改成一蜂鳴器。把小電鈴馬蹄鐵上原來繞有的兩個串聯線圈拆開，一組作為初級，接上45伏干電池維持它的振動；一組作

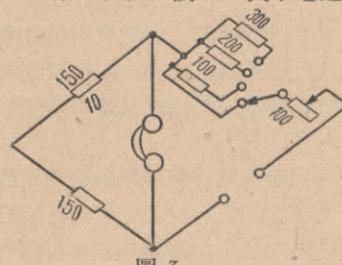


圖 3

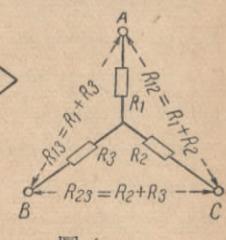


圖 4

為感應線圈，供給音頻信號。同時為了提高它的頻率起見，將鈴鎗比照馬蹄鐵的寬度鋸短，並縮小火花隙的距離。這樣改進的信號產生器接上45伏乙電池時，電流約20毫安，感應出來的電壓約20伏。

三、電橋的制作：取阻值正確的150歐線繞電阻兩只，100、200和300歐線繞電阻各一只，100歐絲繞可變電阻一只，分線器一只，聽筒一付，按圖3接成電橋。將100歐可變電阻上配上微動刻度盤，阻值按度數精確地刻上去，讀起來就非常方便了。

測量地綫的接地電阻，必須通過簡單的計算，才能得出結果，設圖4中 R_1 是被測地綫的接地電阻， R_2 和 R_3 分別為兩根輔助地綫的接地電阻。當我們只能在A、B、C、三點上測量時，只能測得每兩個電阻相串聯的阻值，那麼 R_1 的數值應該是

$$R_1 = \frac{R_{12} + R_{13} - R_{23}}{2}$$

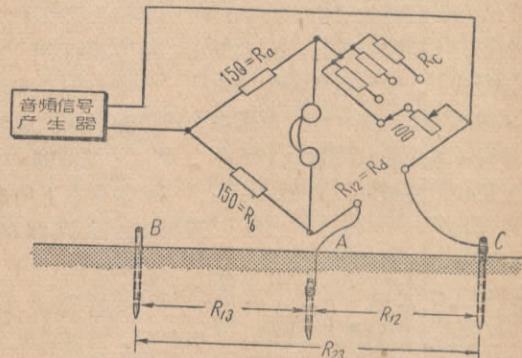


圖 5 A為被測地綫，B、C為輔助地綫。

現在讓我們動手來測測吧。請將三部分按圖5方式接起來：

我們先將電橋的一臂接在A、C兩點上，旋動可變電阻，使聽筒沒有聲音為止。這樣我們便可從刻度上讀出 R_{12} 的數值。用同樣的方法，可讀出 R_{13} 及 R_{23} 的數值。

現將計算法舉例說明：例如某廣播站保護地綫接地電阻用上述方法第一次測得 $R_{12} = 108$ 歐；第二次測得 $R_{13} = 134$ 歐；第三次測得 $R_{23} = 234$ 歐。依公式

$$R_1 = \frac{R_{12} + R_{13} - R_{23}}{2} = \frac{108 + 134 - 234}{2} = 4 \text{ 欧。因}$$

此合乎標準。

用圖表計算濾波器波紋衰減的簡單辦法

張應中

整流器輸出的電壓不是純粹直流，它的波形包含有很多諧波。因為這種電壓波動是波紋式的，故常用波紋因數來表示它的波動特性。所謂波紋因數就是全部交流成份的電壓有效值與平均值的比。

在實用上，整流器輸出電壓的波紋因數必須由濾波器裝置減至極低，以合需要。如在發信機微音器電路的整流器，波紋因數應減至0.0005，如用分貝表示則稱為波紋衰減，電壓比為0.0005時即衰減66分貝。在音頻放大器及收信機，約應為0.0001至0.001，即波紋衰減約為80分貝至60分貝。在陰極射線示波器的電子注電源則約為0.01，即波紋衰減約為40分貝。平常要知道濾波器對電壓波紋的衰減多少，必需經過計算，手續較繁，這裡介紹一種利用圖表來查出波紋衰減的方法。

這種圖表如封3左圖，它適用於扼流圈輸入式濾波器，圖中橫軸代表波紋損耗分貝值，縱軸表示濾波器的電感量L和電容量C的乘積，圖中的曲線適用於單相或三相50週的交流電源。整流器則可以是半波也可以是全波整流。圖中右下角還列出了整流器本身對波紋的衰減值。利用這種圖表可以很快將扼流圈輸入式濾波器的波紋衰減值求出。

用此圖表時，必須要先知道濾波器中的電感量（單位是亨）和電容量（單位是微法），然後算出兩者的乘積，求出這一節的衰減數值。如果有幾節濾波器，那就分幾次求出後再加起來。例如：有一單相全波整流器，用兩節扼流圈輸入式濾波器如圖1，每節濾波器的扼流圈電感量為2亨，電容器為20微法。從第一節濾波器，其LC乘積為 $2 \times 20 = 40$ ，從圖中曲線可查出波紋衰減為24分貝（或為波紋因數0.0631）。第二節濾波器LC乘積也是40，波紋衰減也是24分貝。再從圖中右下角查得

單相全波整流器的等量波紋衰減值為+6.5分貝（或是波紋因數0.473）。總的波紋衰減值為上述三者之和，

即 $24 + 24 + 6.5 = 54.5$ 分貝。以波紋因數表示，則為三者相乘。 $0.0631 \times 0.0631 \times 0.473 = 0.00188$ 。

上面說的是扼流圈輸入式濾波器波紋衰減的求法，這種濾波器多用在需要電壓調整度較佳及負荷較大的電

源設備上，至於一般收音機，由於負荷較小，多採用如圖3的電容器輸入式的濾波器，這種濾波器輸出的直流電壓較扼流圈輸入式的為高，但電壓調整度則較差。

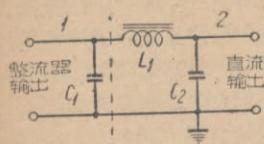


圖 1

計算這種濾波器的波紋衰減時，可如圖2虛線所畫分成兩部分來計算，第二部分即等於前述的一節扼流圈輸入式濾波器。求第一部分的波紋衰減值時，可應用封3右圖的曲線，圖中曲線的橫軸為電容量（微法），縱軸為波紋衰減因數或分貝值，由於電容器輸入式濾波器的波紋衰減與負荷電阻值有關，因此圖中畫出了各種不同負荷電阻值的曲線，正確計算時，還要考慮濾波器的輸入電阻。但在一般收音機的濾波器其輸入電阻差別不大，且輸入電阻對波紋衰減雖有影響但並不大，應用圖解已足適用，在10%以下時相當準確，超過10%時則為近似值。此外封3右圖的曲線適用於電源頻率為50週全波整流，若要適用於其他頻率則應將電容量按上述數值乘之：

用于25週時乘2，用于40週時乘1.25，用于60週時乘0.83，用于半波整流時乘2。

利用封3右圖時要先知道電容器的容量和濾波器的負荷電阻數值（負荷電阻應包括扼流圈的電阻），其值可用下式求出：

$$\text{負荷電阻} = \frac{\text{輸出的直流電壓}}{\text{輸出的直流電流}} \text{ (電容器輸出)}$$

例：如圖2 $C_1=4$ 微法 $C_2=8$ 微法， $L_1=20$ 亨，負荷電阻（包括扼流圈的電阻）=5000歐，電源頻率為50週，全波整流，求波紋衰減值。

先由圖中的橫軸4微法處，按 $R_L=5000$ 歐的曲線，查得波紋衰減百分數約為11.7%，或為19分貝，然後算出 $L \times C = 8 \times 20 = 160$ ，按封3左圖查出波紋衰減約為1.58%或為36分貝，再查得單相全波整流器的等效波紋衰減為47.3%或為6.5分貝，故求得總波紋衰減為：


$$19 + 36 + 6.5 = 61.5 \text{ 分貝}$$

或用波紋因數表之為

$$0.117 \times 0.0158 \times 0.473 = 0.00087$$

國營華北無線電器材廠大量生產恒磁性瓷

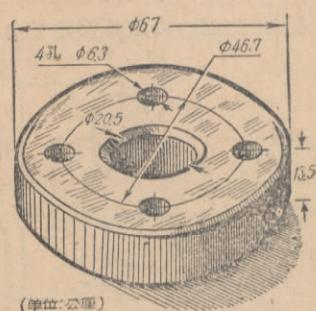國營華北無線電器材廠於今年年初成功地試製了一批恒磁性瓷，並於今年5月正式大量生產。恒磁性瓷在國內還是第一次生產，它是鐵氧體的一種，由氧化鐵和一些碳酸鎂、氧化錳等在隧道窯中燒成。



硒整流器的电路选择与计算

祝振元

硒整流器是属于半导体整流器的一种，它的结构比较简单，装置方便，用在扩音机或收音机上供给直流电压时，可省去整流管和变压器供整流管用的灯丝线圈。由于它是用硒、铝片和其他金属材料制造而成，特点是坚固耐震，使用寿命长。根据技术条件的要求，在正常气候条件下（室温 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度小于或等于70%）间断工作到10000小时后，整流电压的降低不能大于10%。比用电子管整流优越得多。

硒整流器应用范围极广，过去由于我国无线电工业落后，不能生产，有些无线电设备即使采用一些，也是依靠进口。今年起我国已开始生产这种产品，而且今后还要大批的生产，随着我国无线电事业的发展，将有它广泛的前途。

上面已经说过，硒整流器的结构是比较简单的，它的基本元件是硒整流片，这是一种用成份很纯的铝片作为基片，经过适当的处理后，附以极薄的一层金属铋，

再在金属铋上附一层很薄的硒层，最后又附上一层较厚的低熔点合金，作为硒片的保护层（图1）。片子中央有一个供装配用的圆孔，此外，尚有弹簧垫圈，锯片，

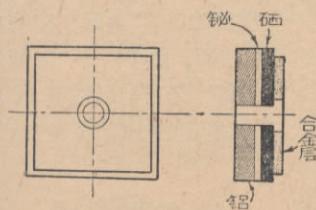


图 1



磁性瓷的用途极广，它的特点是矫顽磁力大，不易受退磁场的影响，涡流损失小，质量轻脆。

目前生产的一种产品可以代替喇叭的永久磁钢，将替国家节省大量的镍和外汇。这种产品的规格如下：

剩磁约2000高斯，矫顽磁力1600奥斯特，最大磁能积约 $0.8\text{高斯} \times 10^6$ 奥斯特，饱和磁感应4500高斯，磁饱和强度8000奥斯特，最佳工作点1000高斯—800奥斯特，电感温度系数 1°C 约0.15%，居里点 450°C ，比电阻 $\geq 10^6\text{欧/公分}$ ，比重4.2，可逆导磁率约1。

（果瑞卿）

硒整流器单片基本特性表

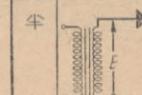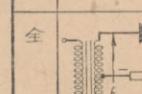电路接法	简单电路	交流电压 E (伏)	整流电压 (伏)		整流电流 (安)					
			电阻负载	串容或蓄电池负载	16×16	23×23	40×40	60×60	100×100	
半波		9 18	40% 7	9	0.04	0.075	0.3	0.6	2.0	5.0
全波		18	7	9	0.08	0.15	0.5	1.2	4.0	10
桥式		18	78% 14	18	0.08	0.15	0.5	1.2	4.0	10

接触环，螺杆，螺母等零件。根据所需的电压电流大小，组成各种结构不同的硒整流器（即硒堆或硒柱）。如果硒整流器的片数过多，可以将硒片分装在数根螺杆上。为了便于看出电极的位置，国产硒整流器的锯片上有各种颜色的塑膠套管以资标记：黄色——交流电源接头，红色——整流电压正极，蓝色——整流电压负极。

为了便于我们得到所需的直流电压电流数值，兹将硒整流片的基本特性简单介绍如下：在选择硒整流器时，首先要确定用哪一种电路接法，以及所需要的整流电压与电流的数值。例如我们需要一只整流电压70伏75毫安的硒整流器，按照所需电流的数值，可以从附表中选用面积 23×23 公厘的硒片组成半波电路，每片整流电压为7伏，用70伏除以7，得出需用10片来组合。每片交流输入电压为18伏，10片则为180伏。如需要150毫安电流，则采用全波电路，片数增加一倍，整流电流也增加一倍，但交流输入和直流输出电压数值不变。而如需要较高数值的整流电压电流时，可采用桥式电路，桥式电路有4个臂，每臂以若干单片串联，整流电压电流数值均较半波电路高一倍，但所需的片数较半波的要多4倍。

从上面的例子看来，硒片单片串联增加电压，多组并联增加电流，只要我们确定了电路接法，按照需要的电压、电流数值，就可算出需要的片型与片数。硒整流器用作蓄电池充电时可以得到较高的整流电压，但负荷电流不能超过额定电流的80%，因为从开始充电到饱和后电流逐步增大，如超过规定的数值，硒层就要受到破坏被烧毁。

新式沒有方向性的高音喇叭

(德国) H. 加特莱


要广播节目听起来和原来的声音一模一样的最基本要求，除了对扩音机的质量要求严格以外，还应该配备一套设计得很好的喇叭，这样才能使声音均匀地分布到收听房间的每一个角落。大家知道高音喇叭和低音喇叭不同，高音喇叭有方向性，而低音喇叭无方向性，所以用低音喇叭时，在收听房间里是毫无问题可以产生均匀的低音的。

目前一般结构的喇叭，特别在喇叭对称轴的方向上会产生高音响应，而在侧面则发生一个较强的能量差异。如果听者不位于喇叭的对称轴向时，就听不到乐音的高音部分，即令听到，也是非常微弱。为了改善高音响应情况，近年来利用了各种不同的方法，如一种所谓“呼吸球”，是将12个高音喇叭装置在一个12面体上，所以能在各个方向上得到高音响应，获得相当大的声音保真度。要想用简单的方法得到一个相似的效果，必须另想办法。如果放弃向上和向下的高音响应，可以得到一个圆盘形的响应特性图形。为了用经济的方法获得这个音响分布，可以用一只喇叭绕着一根固定的轴急速旋转(图1)，如旋转形式如图2，那末高音不再有方向性。如果能做一个有两个圆锥形振动膜的喇叭，使这对锥形振动膜顶端对顶端地安装(图3)，这里a是上方可动振动膜，b是下方固定振动膜。膜b也可以是一个坚固的圆锥体。这对振动膜间是一个作为驱动系统用的压电晶体c，它的一对对角联结于下方的膜上，另一对角联结于上方的膜上(图4)。因此，膜a就能作活塞式的运动，y轴方向上面的空气柱被挤压出去。当膜a

上下运动时，介于这对圆锥膜ab间的空气也很准确地在X轴方向挤压出来，一若膜a膜b平常在这方向运动一样。因此可以把这对相对着的膜面看作是喇叭的有效膜面。现在响应就发生在X轴的方向上，即在与目前使用的旋转对称轴成直角的方向上，所以图形是圆盘形的，高音就没有方向性。压电晶体可以用普通带有磁心的振动线圈代替来使膜a运动。这样制成的喇叭就能得到满意的成績。正如前面所提出的“呼吸球”一样也可称之为“呼吸盘”。(李量为译自德国广播技术杂志1956年第18号)

“电量”扬声器

英国制作了一种新型扬声器，这种扬声器既不用纸盆，线圈等零件，也没有其他振动的机件。它的工作原理如附图，图中A、B是两个加着高直流电压的尖端电极，它们中间可以产生电量放电，在放电时那里的空气也随着振动，(如图中矢向)这就成为发声的根源。C是和两个尖端电极同轴的环状电极，交流音频电压接到C和A两电极上，就会使两尖端电极间的放电电流随着音频电压变化，两尖端电极间空气的振动强度也就随着变化。这样，就会发出音频信号的声音。试验表明，这样三个电极，它们的相互关系和普通三极电子管很相似，环状电极如同三极管的栅极，它加上不大的电压变化(与两个放电电极直流电压比较)，就能引起空气振动强度较大的变化。这样三个电极就构成了“电量三极管”，也就成为“电量”扬声器的基本结构。由于一个“电量三极管”所产生的声音太小，所以每个扬声器就需要用几个“电量三极管”并联组成。首次制出的小型“电量”扬声器结构是这样：两个尖端电极是用长约12公分的尖针，两个尖端电极的钝端分别接到60平方公分的金属板上，以得到较大面积的放电电场。环状电极是用一块有孔的金属板，一个尖端电极的尖端由它上面的小孔穿过。这个扬声器虽然已经可以使用，但是声音很小，还不可能和普通的宽频带扬声器相比较。所以还需要进一步改进。

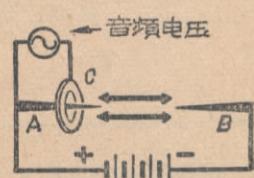

“电量”扬声器工作原理圖
面的小孔穿过。这个扬声器虽然已经可以使用，但是声音很小，还不可能和普通的宽频带扬声器相比较。所以还需要进一步改进。

“电量”扬声器具有以下优点：1. 它只需要音频电压和直流电力，并不需要音频电力就可以发出声音。2. 由于它不用振动的机件，因而没有机械谐振频率，使频率失真非常小，工作频带就可能加宽。3. 它没有纸盆、线圈等零件，体积就有可能大为缩小。

(尚生译)

无线电

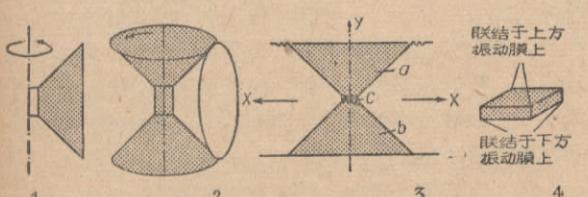


圖 1 直射式揚聲器

圖 2 無方向性反射器(由一個揚聲器的旋轉體構成)

圖 3 用兩個振動膜制成的高頻揚聲器的構造，其旋轉軸恰與圖 2 所示者相同

圖 4 振動膜與壓電振動器的聯結

正弦波音頻信号产生器的試制


郑 寬 君

我們采用韋氏電橋原理，裝了一架正弦波音頻信号產生器。這架音頻信号產生器的頻率是100、500、1000和5000週，輸出电压穩定，備有衰減裝置，可以取得不同电压的标准音頻信号輸出，是用來測量、校驗或檢修各種音頻範圍以內通信設備的有力工具。

線路結構和原理 在線路圖1中用 $R_9 R_{10}$ 、 $R_1 C_1$ 和 $R_5 C_2$ 組成一個電橋，其中 R_9 和 R_{10} 將右面半個6SN7的輸出电压負回授給左面半個6SN7， $R_1 C_1$ 和 $R_5 C_2$ 則形成正回授。在某一個適當頻率，正回授电压等於或稍稍超過負回授电压並和負回授电压的相位差180度時，就產生振盪。因為這個橋路具有比較尖銳的頻率鑑別特性，所以輸出波形極近似於正弦波。在 $R_1 = R_5$ 、 $C_1 = C_2$ 的時候，振盪頻率 $f = \frac{1}{6.28 R_1 C_1}$ 週。其中R是歐，則C是法；

R是兆歐，則C是微法。本機用 SW_1 來變更4個電阻的數值，來獲得4個不同的固定頻率。

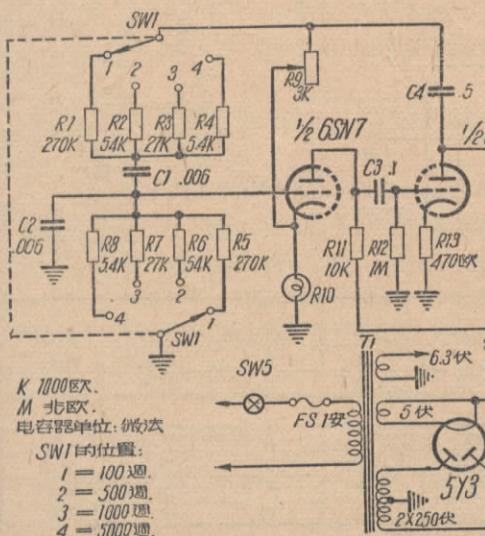R_{10} 是120伏6瓦的瓜形小燈泡，用作自動限幅。因為負回授电压的大小，取決於 R_{10} 的電阻數值。當振盪加強時，通過 R_{10} 中的電流加大，溫度升高，電阻加大，因而增加了負回授电压，使振幅減小，反之亦然。所以各種不同頻率的振幅，基本上可以維持恒定不變，保證了輸出电压的穩定。 R_{10} 用歐姆表上 $R \times 1$ 檔測量時是230歐； $R \times 10$ 檔測量時是150歐； $R \times 100$ 檔測量時是100歐。因為用歐姆表上不同的各檔測量電阻時，通過被測電阻的電流不同，所以得出上述結果，也說明實際應用上 R_{10} 在橋路中是起作用的。



1957年 第9期

6J5作放大用，以取得足夠的音頻电压。

輸出电压調整採用電阻衰減器。分為4個電壓檔和10個微分調整檔，並設有輸出阻抗轉換開關來適應不同的被測機件，這些轉換裝置都分別用 SW_2 、 SW_3 和 SW_4 來完成。 SW_4 放至空檔時，輸出阻抗約3000歐，放至和 R_{20} 連接的位置時，輸出阻抗約500歐。當輸出阻抗是3000歐時，4個電壓檔（即 SW_3 的1到4）用電子管電壓表測試結果是1=8伏，2=3伏，3=1伏，4=0.5伏。輸出阻抗500歐時，4個電壓檔的實測結果1=1伏，2=0.4伏，3=0.1伏，4=0.02伏（以上均系實測指數，與計算數字略有出入）。1個微分檔可按標明的數字

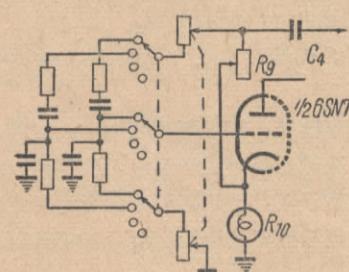


圖 2

計算。例如：用500歐阻抗，輸出电压放在第二檔，微分放在第六檔，則輸出端的电压是 $0.4\text{伏} \times 60\% = 0.24$ 伏。

說明事項 1、4個頻率數並非絕對準確，只大致與規定數值相同。振盪橋路的電阻和電容，數值誤差要求不超出5%，否則頻率的誤差就很大。根據需要和手頭現成的零件，可以適當增加或減少變更頻率的檔數，或另用同軸電位器作仔細的頻率調整，如圖2。振盪頻率仍依上述公式計算。

2、 L_1 用截面積為225平方公厘的鐵心，0.18公厘直徑的漆包綫，繞4760圈。直流電阻大約1000歐。


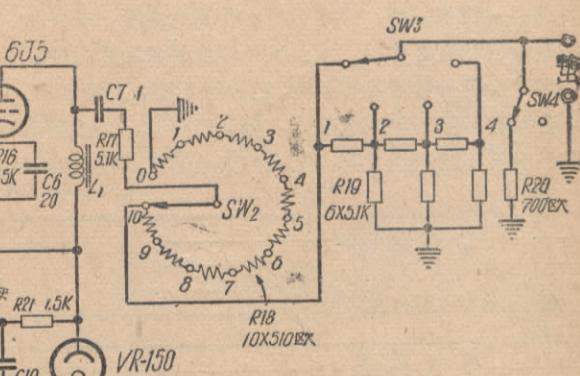


圖 1

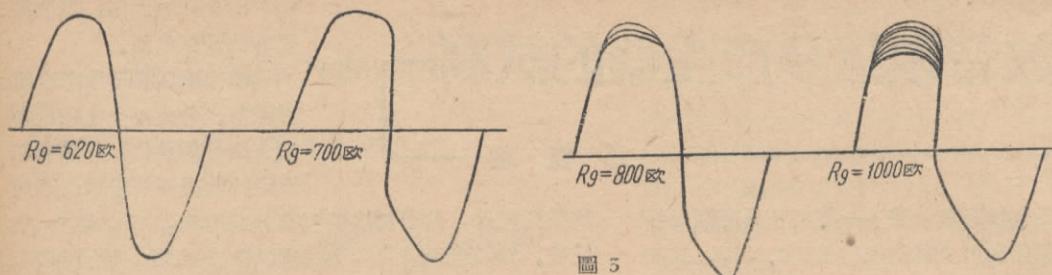

显示的实际情況繪出如圖3，以供參考。其中 R_g 調到 610 欧時，即停止振盪，調到 1100 欧時，又產生類似間

3、电源电压要比較稳定，否則在电压降落到VR-150电子管的反游离电压时，將使輸出的直流电压跳动，影响振盪的稳定。

4、衰減裝置中所用的 17 個電阻(R_{18} 、 R_{19} 、 R_{20})，可用半瓦的小炭質電阻，鋸接在 Sw_2 、 Sw_3 和 Sw_4 的接線端上。

5、全部裝置因頻率較低，所以隔離問題不太重要，只要电源濾波良好，全部佈線不於紊乱，裝妥後封閉在一个鐵制或鋁制的盒子里，使用時就不会發生不正常的現象。如將振盪橋路及輸出的衰減裝置分別隔離就更好。

6、 R_g 的調整对是否振盪及振盪的波形有很大关系。以1000週為例，將 R_g 的數值對波形的關係在示波器中所

顯示的實際情況繪出如圖3，以供參考。其中 R_g 調到 610 欧時，即停止振盪，調到 1100 欧時，又產生類似間歇振盪的“喀喀”聲，波形亦極為混亂。其他 3 個頻率基本上與此相同。如無示波器，用耳機在輸出處收聽，也大致可以聽出同樣結果，因為正弦波信號在耳機中的聲音是非常清晰單純的，非正弦波的聲音就比較雜亂。調整 R_g 在開始振盪的時候都是正弦波。

7、被測機件的輸入阻抗的大小，將影響本器輸出端的電壓數字，在使用時應加考慮。被測機件的輸入如果不是純電阻，有時會影響波形的變化。根據示波器觀察的結果，被測機件如系電感，則波形的下半週常變為扁平，並且在左方有些突出，如系電容則在原來是正弦波時無變化，原來如系下方尖斜的非正弦波，則反而使之圓滑變為接近於正弦波的形狀，但無論何種機件對波形的影響，都可以重新調整 R_g 使之獲得正弦波輸出。

在有綫廣播網的用戶設備中，喇叭音量控制器也是比較重要的一個組成部分。江蘇省的一部分市、縣有綫广播


站，近幾年來使用過各式各樣的喇叭音量控制器，有的效果不好，有的價格較貴，有的不易補充。經過江蘇省廣播管理局召開的技術交流會，在這個問題上也小結了一點經驗，現在介紹出來供大家參考。對音量控制器的要求是：1、要可靠，不出或少出故障和損壞率很低。2、要不因加進了音量控制器而引起顯著的頻率失真。3、不因加進音量控制器而多耗電力。4、有足够的調節範圍，一般應達到24分貝，如果採用開關式分檔調節，那麼每調節一檔，應該聽得出音量的變化，為此每檔的衰減應該有3分貝。5、材料便宜並且采購方便。

現在介紹一種音量控制器，它基本上符合上述要求。

音量控制器系串聯電阻式，分八檔調節，開關用市上裝礦石機用的分線開關，它的特點是便宜，接點的接

觸面很大，不易壞，壞了也容易修理，選購時最好用銅制的一種。電阻用四分之一瓦或二分之一瓦的炭質電阻，阻

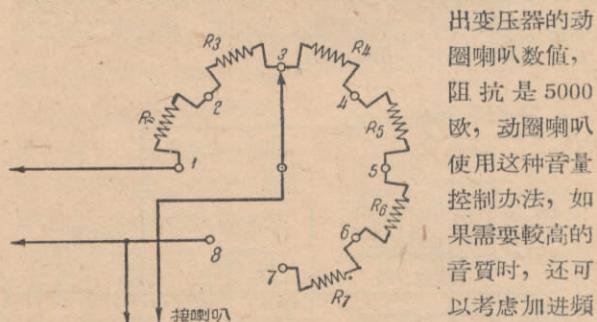值準確度要求不高。接線如圖。電阻阻值和電氣數據見附表一和附表二。舌簧喇叭在1000週時的阻抗是10000歐，表一是關於舌簧喇叭的數值，表二是關於使用6V6輸



出變壓器的動圈喇叭數值，阻抗是5000歐，動圈喇叭使用這種音量控制辦法，如果需要較高的音質時，還可以考慮加進頻率修正網絡。

表 1

开关位置	1	2	3	4	5	6	7	8
電阻阻值	無	$R_2 5K$	$R_3 10K$	$R_4 15K$	$R_5 20K$	$R_6 50K$	$R_7 100K$	斷路
負荷阻抗為10000歐時每檔衰耗分貝	0	5.6	4.4	4	3.6	5.2	5.6	斷路
負荷阻抗為10000歐時總衰耗分貝	0	5.6	8	12	15.6	20.8	26.4	斷路


表 2

开关位置	1	2	3	4	5	6	7	8
電阻阻值	無	$R_2 2K$	$R_3 3K$	$R_4 5K$	$R_5 10K$	$R_6 15K$	$R_7 20K$	斷路
負荷阻抗為5000歐時每檔衰耗分貝	0	3	3.1	3.5	4.4	4	3.6	斷路
負荷阻抗為5000歐時總衰耗分貝	0	3	6	9.6	14	18	22	斷路

K=千歐

看了無綫電雜誌本年7月號中穆振声同志的“收音機自動關閉裝置”一文後，感到這種裝置雖然可以應用，但需要增加兩只繼電器和一只雙刀開關，而在一般收音機內地位有限，很難裝置。這里有一點改進的意見，提出來供大家研究。

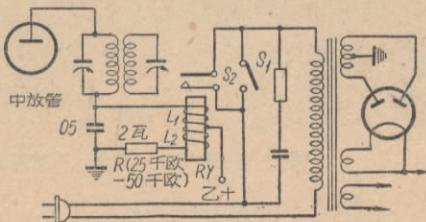改進後的電路（見附圖）省去了一只繼電器和一只雙刀開關，繼電器 RY 采用一只有中心抽頭的繼電器。繼電器線圈一端接中頻變壓器，一端經一電阻接地，中心抽頭與乙+聯接，因而通過線圈 L_1 和 L_2 中的電流方向相反。若 L_1 與 L_2 中電流近乎相等，則所產生之磁通不足以使繼電器



本刊今年七期“簡便自動轉播裝置”一文中，傳輸線路是架設三條線路，現在介紹一種只需架設一條架空線的方法，以供大家參考。

轉播機亦採用干電式，包括有兩級 1S5 作電壓放大，一級 3S4 作末級輸出，輸出變壓器次級亦採用 600 欧，以便配合 TY250/1000 型廣播機的 600 欧輸入電路。附圖右邊的輸入變壓器 T_2 是假設不用在 TY250/1000 型機上而設的，用于 TY250/1000 型機時只需在控制枱的 600 欧轉播輸入電路中，串入一只 0.1 微法電容器 C_2 即可，無需增設輸入變壓器，因為 TY250/1000 型機本身就具有輸入變壓器。

轉播機的甲電源亦放在控制枱內，利用高靈敏度繼電器來控制甲電源的開閉工作。

乙電源的供給系取自 TY250/1000 型控制枱內的整流器（裝置時需串入電阻 R 加以降壓，才能適合轉播機的要求，阻值大小視轉播機需要而定，用活動式線繞電阻較好，以便於調節），乙負（即機架）應接大地，乙正接傳輸線，並在乙正送端加入開關 K ，以便在不轉播時關閉，乙正送端的電壓以一百二十伏左右為宜，勿太高。

當轉播時，將乙正的開關 K 合上，此時電流經扼制圈 AFC_2 流入傳輸線送至轉播機的乙正電路，乙負利用大

RY 的接點 S_2 閉合。

這個裝置的動作原理如下：當我們需要開啓收音機時，即可將 S_1 （收音機內部原有的電源開關）閉合，此時若尚未收到信號，則中放管的屏流較大，和通過 L_2 的電流大小相仿， RY 不會動作；當收到信號後中放管屏流減小，所以通過 RY 線圈 L_2 的電流使 S_2 閉合，但因 S_1 是閉合的，所以 S_2 對電路不起任何作用。假若我們需要收音機能自動關閉，可將 S_1 斷開；當所接收電台播音完畢，由於中放管屏流增大，使 L_1 與 L_2 所產生的磁通不足以維持 S_2 动作，故 S_2 釋放，收音機的電源即被切斷。

要使繼電器 RY 能正常動作，必須使 L_2 中的電流能在有信號時維持 S_2 閉合，這個可以改變電阻 R 的數值來得到適當的電流。電阻 R 可用 2 瓦或 3 瓦炭阻。

電源開關 S_1 代替了原文中“手動—自動”開關，當需要自動關閉時只要把 S_1 斷開即可；當 S_1 閉合時， S_2 的接點被短路，故不會在進行尋找電台時使收音機關閉。

防止 S_2 动作時產生火花的電阻及電容可仍按照原有的數值。


上述改進意見因本人手邊沒有現成的繼電器，所以未經實地試驗，是否有效請大家研究。

簡化自動轉播線路

黎樹森

地作回路。 C_1 及 C_2 系斷流電容器，使直流電不能進入變壓器，但音頻電流仍可通過，因此電路的組成和工作正如放大機的級間交連電路

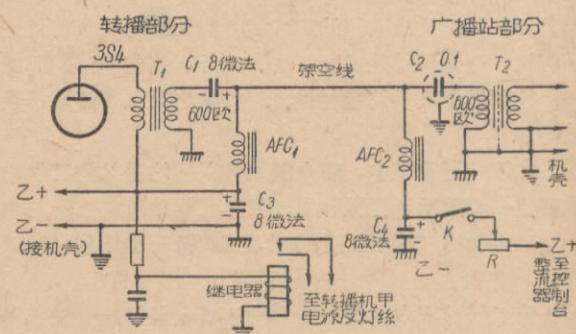一樣。圖中 C_3 和 C_4 是旁路電容器， AFC_1 和 AFC_2 是避免音頻信號短路而裝設的，因為 AFC 對直流電來說降壓不大，但它對音頻信號來說，它的阻抗是很大的。轉播機輸出的音頻電流經電容器 C_1 送至傳輸線，又經 C_2 送入廣播機輸入變壓器的初級圈，經大地完成回路。



成都市第一次中等学校業余无线电展览会

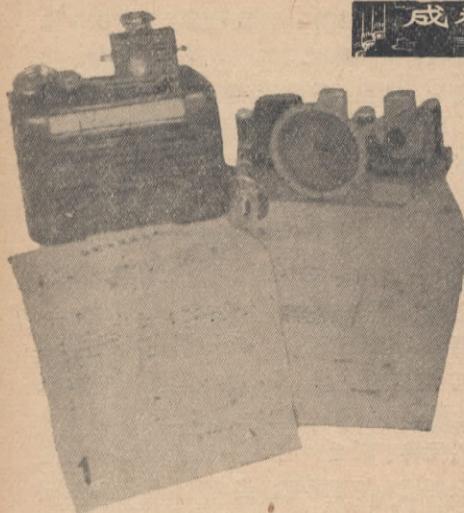


圖 1 省二師的三部得獎展品：五燈機、
三燈機、礦石機



圖 2 展品中的一部分：从矿石机到五灯机

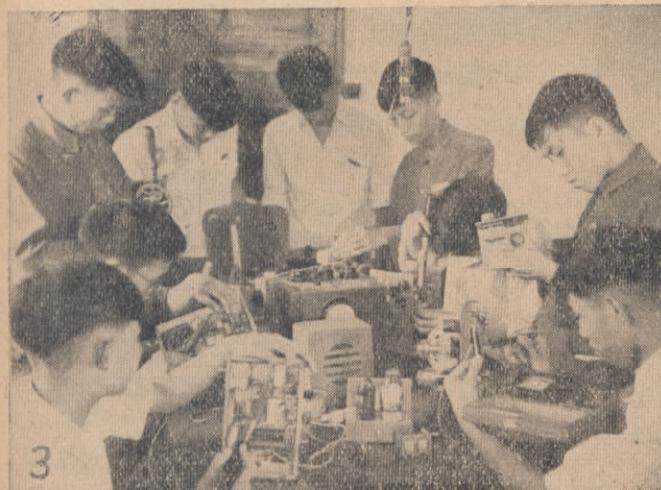


圖 3 省二師同學們對展品進行最後檢查

成都市第一次中等学校業余無綫電展覽會在六月十六日正式開幕了。有 20 個學校參加了這個展覽會，展品共 99 件。從最簡單的礦石機，能帶喇叭的礦石機，一燈機，直到超外差式 6 灯機。此外，還有音頻振盪器、控制模型飛機的發射機、無綫電自動報警器及示教板等。

在第一展覽室中，觀眾們最感興趣的展品是二中的礦石、一燈兩用旅行機，省二師用廢鐵盒做成的精美的小型耳機和仿“飛歌牌”式的家用三燈機及超外差式三燈機。

第二展覽室中，省成十中的無綫電報警器引起了觀眾的注意。當觀眾接近報警器的輻射板時，裝在報警器中的紅燈突然亮了，電鈴不斷地響了起來，這使觀眾們感到了極大的興趣。這個報警器有一個發生高頻電流的

振盪器，在振盪管的屏回路中接有一只灵敏的繼電器，當人接近輻射板時，振盪屏流降低，繼電器彈回，接通電鈴回路，使報警器工作。

觀眾們認為展覽會開得很好，他們索取了一些展品的線路圖，準備仿制，並且希望每年可以舉行幾次這樣的展覽會交流經驗。



圖 4 講解員對觀眾講解五燈機的構造和性能

(張如明)

耳机充磁法


俞志亮

耳机久用或受到猛烈震动，内部磁铁的磁性就会渐渐散失，若要增加磁铁的磁力，必须进行充磁。

磁铁在充磁前，应将其剩有的一部分磁性去掉，这样经充磁后，以后就不易失磁。可以把磁铁放在石块上适当敲击，或放在铁砂纸上摩擦，这样过一些时候，不但能把磁铁的表面锈污去净，还可以使磁铁受到震动，达到去磁目的。

充磁设备见图1，熔丝夹；取两条腹铜片尺寸如图2，在中间钻一直径为2公厘的小孔，并在图中虚线处弯曲，用螺丝固定在木板上，在木板下面再钻四个直径为4公厘的小气孔，上面再用一干燥玻璃杯罩住，就成一个简单方便的保险匣子了。固定铁片用宽8公厘，适当长度的铁片弯成，以能固定磁铁和软铁的紧密结合为宜（图1）。

拉线开关是用一弹性铜片和螺丝配合而成（图3）。

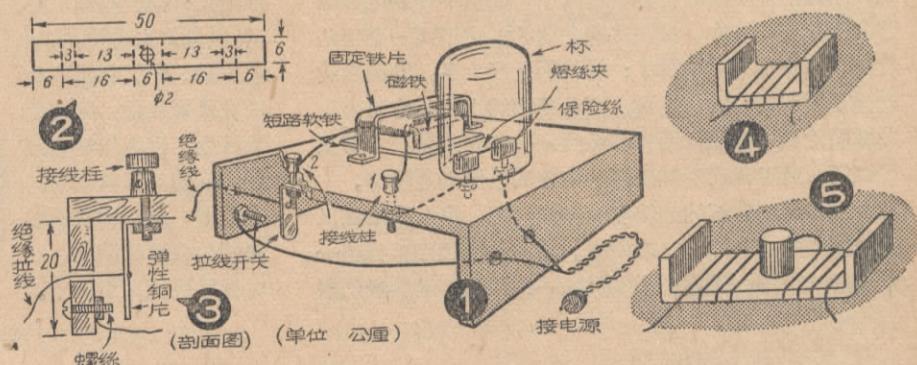

用天秤测量扬声器的磁感应强度的方法

忧修

测量扬声器的磁感应强度 B （即磁束密度）的方法很多，但由于仪器所限，一般人不易做到。这里介绍一种利用天秤测量扬声器磁感应强度的简而易行的方法，同时这个方法也适用于测量其他磁场的磁感应强度。

一、原理 由实验方法已知，在具有磁感应强度为 B 的磁场中，放有一根长度为 l 的导线，当导线上通过的电流为 I 时，则作用于导线上的力

$$F = BIL \quad (1)$$

式中 F —— 牛顿， B —— 范特/公尺²， l —— 公尺， I —— 安。

因 1 牛顿 = 10^5 达因 = $\frac{1}{9.8}$ 公斤，1 范特/公尺² = 10^4 高斯，代入（1）式，并提出 B ，则得：

$$B = \frac{9.8F}{Il} \times 10^4 = \frac{98000F}{Il} \text{ 高斯.} \quad (2)$$

二、测量法

测量方法如图所示，用导线 l 绕成线圈放在被测之扬声器的磁场内，线圈与铁心应固定，悬挂在天秤的一


端在天秤的另一端加法码使天秤平衡。然后接通电源，由于直流电流 I 通过导线 l 时，产生一向下垂之力（若此力方向向上时，可将电源正负极倒接即可），此时在天秤的另一端加重法码使天秤恢复平衡。若后加的法码重量为 F 时，则依（2）式可求得该磁场的磁感应强度 B 。

再制一适合磁铁磁极形状、大小的短路软铁一块，放在磁极下面，并用固定铁片固定（图1）。把线圈一头经过接线柱1和保险丝相联，线圈另一头经接线柱2和拉线开关相联，接上220伏交流电源将开关闭合，由于线圈电阻很小，在接通开关的瞬间内，保险丝立即熔断，磁铁中磁性就恢复了。经12小时后，把磁铁上的软铁取下，即可装入原来耳机使用。

旧国货中一般耳机中的磁铁形状如图5所示，这种磁铁外边两磁极是相同的。例如中间一极是N极，则外边两极都是S极，所以在两侧的绕线方法也不同（图5）。用24号漆包线（或纱包线）在磁铁两边各绕80圈左右，再用上述方法充磁。

$$F = 0.002 \text{ 公斤, 求 } B$$
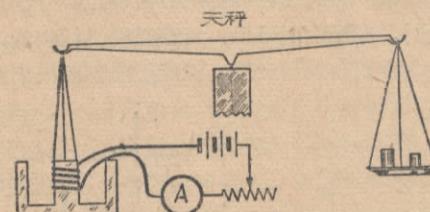
$$B = \frac{98000 \times 0.002}{0.3 \times 0.1} = 6530 \text{ 高斯.}$$



辨别电极的仪器

陈 实

一般的辨别电极的正极或负极的方法是：把电极插到硫酸铜溶液里，等上一会，在阴极上就聚有一层铜。或者把电极浸入食盐水，食盐被电解后，阳极上放出氯，阴极上放出氢，阴极上的气泡多一些，我们就凭气泡的多少来鉴定电极。

运用上述的两个方法，时间较费，这是不经济的。如果我们在盐水里滴入几点酚酞溶液，时间就可大大缩短，这并不是电解进行得快起来了，而是不等到电极周围产生较多的气泡，我们就能准确的鉴定下那一个极是阴极。原来食盐被电解了：阳极附近产生氯，阴极生成的钠是很不安定的，它马上要和周围的水相互作用而生成氢氧化钠，氢氧化钠有强碱性，一碰到酚酞，立即呈现红色，所以我们看到周围呈红色的电极就是阴极。

上述辨别电极的方法可以缩短时间，但液体用过以后就要倒掉，不能第二次使用。现在，我们可以另想一个更好的办法，做成一个“验极器”，让它可以替我们服务。


务一段时间，不用每次更换，那多么好！

用两条废干电池里拆出来的碳棒，拆的时候要注意，不要弄掉上面的铜帽子，洗净以后，把它分别穿进一个瓶塞子，塞进瓶口，如附图。电解液可以用元明粉来做，元明粉的成份是硫酸钠，价钱很便宜，乡间的小中药店都有，在元明粉的饱和液里滴上几点酚酞，装进瓶里去，这只“验极器”就做成了。

你把电源接上去，没多久，阴极周围的液体便呈红色，用过以后，只须将瓶子一摇，液体又会恢复原状，红色消褪去，准备下一次再替你工作。如果接上交流电，两个电极的周围将都没有颜色，所以它还是个辨别交直的仪器。

为什么接上电源它能指示出电源的正负极，用过后一摇又会恢复原状呢？

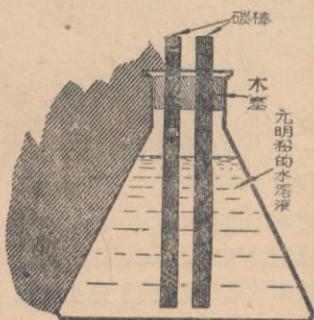原因是：硫酸钠被电解后，阳极产生硫酸，阴极产生钠，钠又和水中和而成氢氧化钠，阴极便成红色。因为阳极是硫酸，阴极是氢氧化钠，一摇，这两样东西又重新结合成硫酸钠，这时候红色便又消失了。



有线广播线路混线点的测量与防止

正 阳

采用双线式架空明线的小城镇广播站的广播线路，往往由于线路简陋、质量较差，常常发生混线现象，而广播线路的分布广泛、迂回曲折，十分复杂。因此一发生混线，很难在较短时间内发现，而加以修复，影响广播工作，造成损失。这里介绍两种方法，使广播线路在混线时能迅速发现，及时修复。

一、预先了解线路各点的短路电阻

如图1的广播线路，可以在正常情况时在站内测定各线路直流电阻，然后在甲、乙、丙、丁……各处，故意造成混线，再测量各线路的直流电阻，分别加以记录作为资料。在发生混线后，可在站内进行测量，并将所测得的电阻值与资料对照，就能迅速判断出来混线的

线路。测量时，要将线路与扩大机之输出变压器次级断开，由于温度、湿度的变化和喇叭数量的增减，会使电阻值发生变更，因此预测工作，需一个季度左右时间即进行一次，以免发生误差。

二、在线路中按装连接开关

如图2，在线路的主要交叉点及较长线路分段处，按装连接开关，在发生混线时，可利用开关使某条支线与干线断开，如某条支线与干线断开后，广播即恢复正常，即证明该条支线有故障。

以上两种方法，合併运用时，则效果更好。

广播线路的混线，一般多在线路横跨街道处，或线路垂度较大的地方，如发现某处经常混线，可将双线中之一任一线换成皮线，或在二线间加以直径1.5公分左右，由竹或木做成的撑棍，见图3。如线路较长，也可以多用几根撑棍。

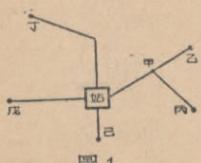


图 1

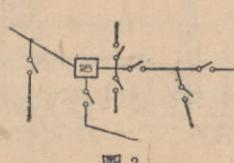


图 2


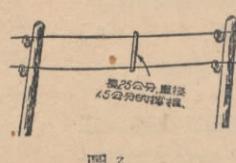


图 3

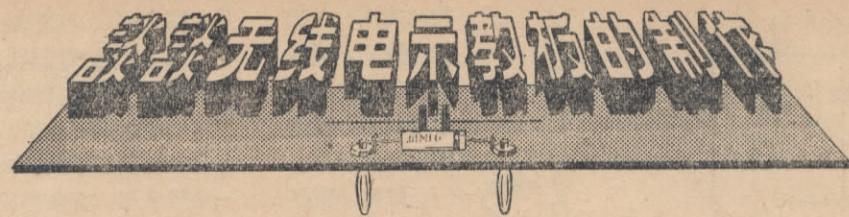

对无线电示教板的要求是：1. 板的圖面簡單、清晰、美观，易于說明問題。2. 声音或光色的效应良好，并且不受外界条件的影响（如溫度、湿度等）。3. 操作控制简便。4. 装置正规牢固。

无线电示教板的制作过程一般包括：制板、繪制画面（电路圖或方塊圖）、电路装配、检验等。

底板 底板的材料有膠板、五夾板（即五層的膠合木板）單層木板几种。膠板太貴，單層木板不坚固，所以用五夾板比較合适，五夾板必須首先充分干燥，然后用陽干漆浸过晾干，以增加其絕緣性能。最后漆以普通噴漆，最好兩面都漆，这样可以防止木板吸收潮气而使絕緣性能降低。漆的顏色要用淡色，如乳白色、奶黃色、淡天藍色等。这里特別要指出的是漆不能过分發亮，因为發亮的漆容易反光，这样会發生在某一定的角度上看不清楚板上圖案的缺点。板制完成后，用2—3公厘厚，寬2.5—3.5公厘的木条嵌边加固。边的顏色可以深些，例如用普通家具的顏色（陽干漆色），这样襯托起来色調比較鮮明。示教板的尺寸并無一定标准，一般單級線路的示教板对于30—40人的課堂采用70×100公分的木板就已經够了。

繪制电路圖 最簡單的方法是用墨繪制，这种方法有两个缺点：第一是容易擦掉，但这个缺点可以用在繪成后再噴一層透明漆的方法补救。第二是墨具有一定导电性，因而容易造成漏电，对于高阻抗电路影响特別严重。此外，憑手在板上直接繪成的圖也不容易繪得很好。所以除了临时性的示教板外，这种方法很少采用。

第二种方法是用漆在板上直接繪制，因为漆的粘性很大，所以画起来很吃力，往往濃淡不均，元件大小不一，線路的排列也不易整齐。

第三种方法是噴制，这就是先制出雕空的型版，然后放在板上用噴漆噴上圖形。“噴制”的方法又分为兩种：

1. 先把組成电路的一些元件制出型版，如电子管、电阻、电容器、綫圈、变压器及各种綫条符号等，然后把这些型版排列起来，組成我們所需要的电路圖，最后进行噴漆，这是最好的一种方法。但在排列型版和噴制的过程中比較复杂，技术要求較高。2. 直接刻一張大的型版，这样刻起来比較費事，但噴制时卻比較簡單，特别适用于要制大量同样示教板的情况。

現在再談談噴制方法的具体过程：

1. 刻制型版对于上述活动式型版材料（第1种）以鐵皮或薄軟膠板比較适合，对于固定的、适合一个示教板的型版（第2种）可以用紙張来代替，紙張的要求是要具有一定的强度，質地細密雕刻时不易产生毛邊，并且具有不吸水的性質。我們試驗过馬糞紙、白報紙、牛皮

紙等材料，以牛皮紙的效果最好。

雕刻时要先在紙上画好电路，这时必需規定一套制圖的尺寸規格，我們所用的規格是：电子管80×120公厘，綫粗4公厘；电阻15×70公厘，綫粗3公厘；电容器20×50公厘，綫粗4公厘；一般接綫綫条粗3公厘；虛綫粗2公厘，間距3公厘。画好后用小刀仔細刻出。

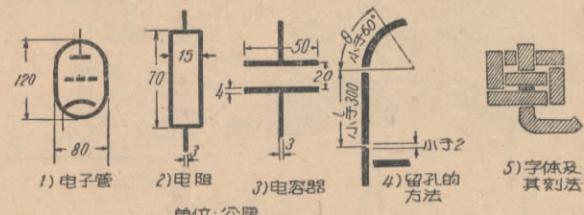


圖 1

刀要鋒利。刻时在綫条相交的地方、相接的地方、轉弯的地方都应留空（即不刻断），長直綫也应分段雕刻，每段不超过300公厘。曲綫也应分段雕刻，并且以每段所相应的圓心角不超过60°为宜。（見圖1）留空的距离以不大于2公厘为佳，在綫条相接的地方留空之后，將來再噴点补上，其他留空的地方可以不补。圖面上所需之字以圖1所示之字体比較适合，因为它的綫条都是一样粗的，这样便于雕刻。在刻字时每一笔画都可以仿照刻綫条的方法留空，不宜刻断。

2. 噴漆所用的漆不宜用瓷漆而應該用噴漆，因为噴漆有快干的特性，可以防止由于漆对底板的侵蝕而产生如水湿狀的綫条邊緣。噴漆以上等香蕉水調勻，調合比1:3（一分噴漆三分香蕉水）至2:5为度。噴的工具当然有噴槍最好，如果沒有噴槍，我們試驗用一般噴射杀虫剂的噴筒（D.D.T噴筒），也能得到良好的效果。噴的方法是先把刻好的型版放在底板上舖平，然后以鐵塊或玻璃条等物压平，压时可由一边至另一边，这样可以防止型版綱折。在有些細小的地方可以用大头針釘住就可以噴了。噴时应注意均匀，漆点要很細（成霧狀），噴的方向要順着綫条，而不要垂直于綫条，以防漆霧鑽入型版和底板間的縫隙，产生毛邊。噴时易产生的毛病之一是漆的浸蝕現象，这种現象是指板上底漆的脫落与溶解，造成的原因是噴得太厚，以致不能馬上干燥，过多的香蕉水便在板上流动起来，以致使底漆溶解脫落及产生溶解的水蝕痕跡。另外如果噴筒沒有及时擦淨，则漆液容易沿噴筒滴下，造成同样后果。必需指出：噴筒的清潔是一个很重要的問題，在每次噴完以后噴筒都要用香蕉水清洗干淨，否则極易产生上述的毛病，并且常会有污

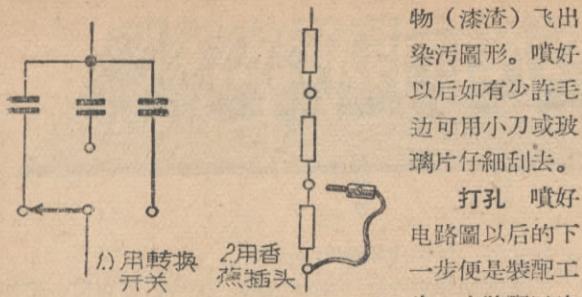


圖 2

柱、电子管座等都需要打孔，所以这里我們單独談談這個問題。香蕉插孔的孔直徑為 7 公厘，接線柱（中型）為 10 公厘，电子管（一般接收管）為 26 到 33 公厘不

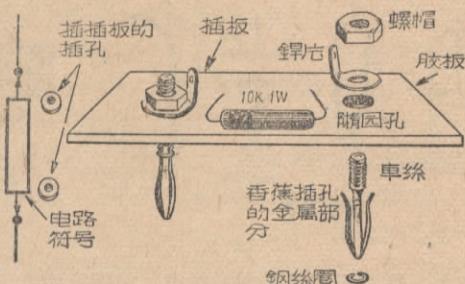


圖 3

等，視管座尺寸及电子管的類型而定。香蕉插孔和接線柱的孔可以用電鑽或台鑽裝普遍麻花鑽頭來打。电子管座的孔可用弓鑽上挖刀來打，最好從兩面打，可以防止木板破裂。打好孔後，用銼略加修飾使孔壁光滑，然后再在孔的內壁塗以虫膠或白蠟等絕緣劑，以增加其絕緣性能和防止潮氣進入。

装配 示教板的装配一般有兩種方式：一种是畫面上有一个电路符号，在它的旁边（正面）就有一个元件，这种装配多适用作簡單的示教板，它的示教目的主要是說明这几个元件的作用。复杂的示教板如果也采用这种方法，則不仅在装配工作上增加許多困难，而且由于元件太多，看上去反而不清楚。所以大部分元件都裝在背面，只把电子管、活动元件及一些測試點的接線柱、香蕉插孔裝在正面。装配时应尽量使板上不要釘太多的螺絲釘以免影响美观。一般应尽量使元件集中，元件的固定方法可以用較大型的接線板，而接線板的固定則可以利用管座螺絲、香蕉插孔及接線柱等，尽可能不另加螺絲固定。走線时应尽量短，而且避免平行，灯絲線和信号線應該分开走。地線很長，最好用鍍銀的粗銅絲、銅片或編織線，以減小引線电感和导線的电阻。在固定元件时必須兩端都鋸在固定的支点上，而不能用很長的線悬在空中，接線柱和香蕉插孔都必須加鋸片來鋸接接線，不能把線头繞上了事。所用的接線最好是單芯塑膠線，因为这种線本身具有一定的机械强度，容易弯折而且具有較大的支撑力。灯絲線可用普通的紗包接線，兩股絞合走線以減少交流感应。因为接線很長，所以接線本

身也需要固定。固定的方法除尽量利用已有的各支点外，还可以用小型木螺絲釘上小綫夾來固定（木螺絲最好不要釘穿）。也可以用鉛絲彎成 Π 字形把綫釘在木板上。

电源接綫可以用八脚插头作总插头，不过八脚插头容易产生接触不良。我們可以把八脚插头两个脚并联成一个脚使用，管座相应的插孔也并联起来，这样就可以避免接触不良了。

活动元件的处理 在示教中常常需要觀察某种參量的变化对电路工作的影响和作用，例如在放大器中要觀察負荷电阻对放大和失真的关系，就需要在其他条件不变时改变負荷电阻来进行試驗。这样負荷电阻就必须改变。一般改变元件的方法不外如下几种：第一是元件本身是可变的，例如可变电容器、可变电阻等。这种方法应用很广，但有一定限度，例如大容量的电容器就不能作成可变的。第二种方法是在板上繪几个元件，而它的数值不同，在变化时用波段开关或插头来完成（如圖 2），这种方法的优点是操作簡單。它的缺点是使电路变得复杂，有时甚至一时不能看出电路的原理，因而影响示教效果。第三种方法是在需要改变元件的地方裝兩個接線柱，在变化元件时將元件（电阻、电容器等）临时接在接線柱上，这种方法的优点是結構比較簡單，缺点是在操作时需要較多的时间，而且一般电阻电容的接綫都很細，如經多次裝拆極易折斷。第四种方法是用插入式元件，它的优点較多，其方式有如下几种：

(1) 需要更換的元件同样的噴在电路圖上，不过繪上插入式的符号，在符号的旁边裝上兩個香蕉插孔，元件鋸在插板上插入孔內。

插板的構造如圖 3 所示，用厚 1 公厘長 60 公厘，寬 10—15 公厘膠板，兩端各开一孔，兩孔間之距离为 50 公厘，其中一孔最好是椭圆形的，以便在插入时略有伸縮余地。在兩孔內裝兩只插脚，插脚可以用香蕉插头改作，改作方法是將插头的金屬部分取下，用鋼絲圈將它的彈簧片箍住，在上部車螺紋，然后用螺帽固定在膠木板上。螺帽同时夾住一个鋸片，以备鋸接。

(2) 在示教板上需要更換元件的地方，不画上符号而留出一段空白地方，用一个較大的插板，板上除裝有元件外还繪有电路符号（圖 4）。这种方法用于所需更換的元件不属一类的情况下，例如在一个地方可能接入电阻也可能接入电容器。元件插板的結構与第一种相似，此处不再詳述。

檢驗 在示教板制成以后必需經過檢驗的手續，在檢驗时先进行电阻測量，如正當時然后插上电源进行电压測量。最后插上电子管檢查效果及有無寄生振盪等問題。同时还要檢查装配的質量，各鋸点、螺絲等是否牢固。其他檢驗方法与一般無綫电机相同。（魏 沁）

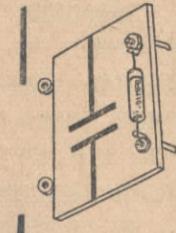


圖 4

簡易电池三灯再生机

朱 昊

圖 1 是这种直流三灯机的线路，线路中以 1T4 检波、1S5 低放、3S4 强力放大。用电位器 R_2 调节 1T4 窗栅电压以控制再生力，再生稳定。

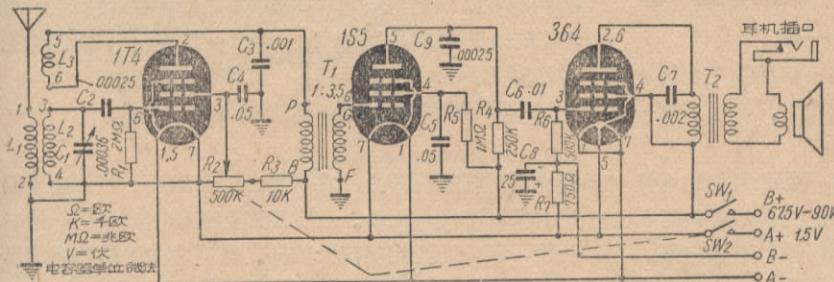


圖 1

三回路再生綫圈可購成品，亦可自繞。在直徑25公厘的硬紙筒上，用27号（0.41公厘）漆包綫密繞115圈作 L_2 ，綫头为3、綫尾为4。距 L_2 2公厘处用同号綫繞45圈作 L_3 ，綫头为6，尾为5。在 L_2 、 L_3 的外面包5層牛皮紙，用同号綫在牛皮紙上繞65圈作 L_1 ，綫头为1、尾为2。

面板制作見圖2。另件排列見圖3、圖4。

全机裝妥后，如再生力过强，可將 C_3 換成电容量較小的电容器。

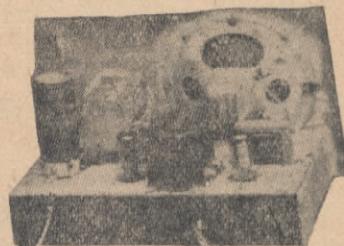


圖 2

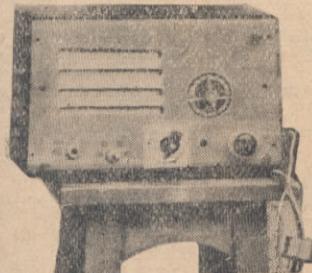


圖 2 甲

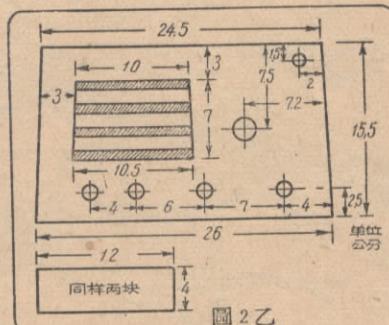


圖 4

簡易的“放点子”裝置

郑 明

这部自动“放点子”裝置有兩种功用：第一可以用来試驗發信机的工作情况，第二可以用来作通信联络时的守候信号。

线路結構很簡單，利用 Sw_1 控制不同容量的电容器和 RY_1 的綫圈并联，以增減 RY_1 机械振动的速度。实际試驗結果是当 RY_1 的綫圈不并联任何电容器时，振动速度太快，完全等于一个蜂鳴器， Sw_1 在第一位置时，电容量是8微法， RY_1 的振动次数为每分鐘660次，以后 Sw_1 每轉換一个位置， RY_1 的振动次数就分別減少为570次、390次和300次。 RY_1 要求接点动作灵活，構造坚固，以免长期使用后接点因火花而燒焦。調整 RY_1 的接点距离可以改变振动速度，所以上述速度只供制作时的参考。


本来利用 RY_1 左面的接点和中間来回振动的簧片就可以接到电鍵电路使發信机工作，但現在是利用这个接点来帶动另一个电鍵繼电器 RY_2 ，这样可以解决三个問題：

一、由于 RY_1 綫圈上并联了相当大的电容器，当簧片被吸向左时，电容器的充电电压不能立刻放完，所以簧片在左面接点处停留的时间長，而在右面接点处停留的时间短，如果只利用左面接点和中間簧片来控制电鍵，就会形成“敲划”裝置，而不是“放点子”。 RY_2 是兩組吸时开路的接点，那么当 RY_1 吸向左面时， RY_2 的接点却吸成开路，这样就可以克服自动敲划的缺点。

二、可以利用 RY_2 的另一組接点来帶动一个紅色指示灯，表示电鍵电路的工作状态。

三、有些發信机的电鍵电路并不是按鍵时接地的，而一般修理室或發信台的直流24伏电源大都是負端接地的，接了一个 RY_2 就可以使發信机的电鍵电路完全独立起来，不受这个“放点子”裝置中有关电路的影响。

Sw_2 是工作性質轉換开关，由三刀三擲組成。圖中

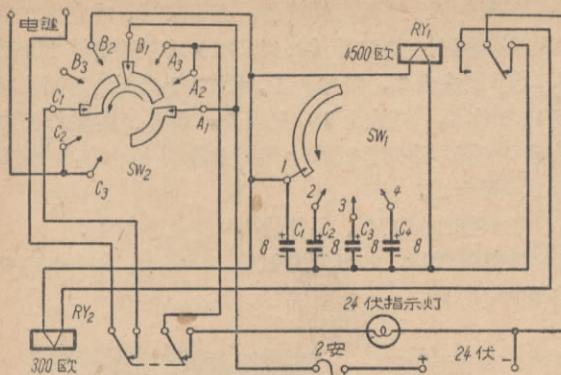

A字的一組控制指示灯的电源；B字一組控制兩個繼电器的电源；C字一組控制電鍵电路的通斷。Sw₂在第一

本刊1955年第4期中，會介紹了簡單靈便的電烙鐵制作方法。筆者試作過，效果很好。但是在鉗接時，鉛筆心和另一電極必須同時接觸被鉗接物，不大方便。現在介紹一種用電爐絲作成的小型電烙鐵。


材料 直徑約0.8公厘、長30—40公分電爐絲一段，直徑3公厘。
長5公分粗銅絲一段，長約6.5公分的鉛筆帽一隻，長約12.5公分毛筆杆一個，云母片少許，絕緣引線兩條。

制法 將電爐絲卷成直徑約6公厘、長約3公分的

電爐絲圈(圖1)。在粗銅絲外面包兩層云母片以後，塞入電爐絲圈，銅絲頭露在外面約15公厘。再在電爐絲外邊包幾層云母片，用細銅絲綑緊云母片，使它不松動。

另外將絕緣引線穿入毛筆杆，並在毛筆杆上挖一小孔，作手按開關一個(圖2)。這時將電爐絲圈的兩端

小型電烙鐵

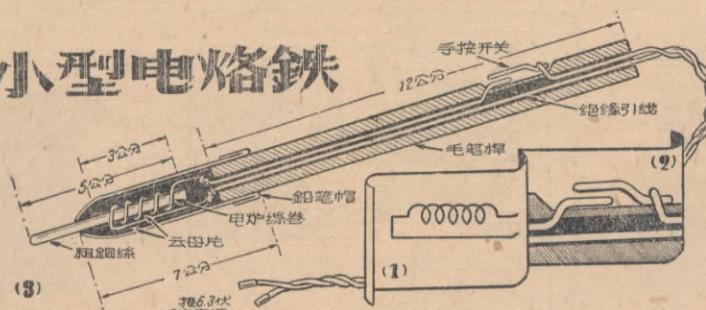

田春融

上去了。三、這種小型電烙鐵的電源，是用一般五燈機用電源變壓器次級6.3伏2安的燈絲線圈。

這種小型電烙鐵接通電源後約40秒鐘即可熔錫，最適宜鉗接波段開關及另件排列緊湊的待鉗點，不能用于鉗接底板或其他大型待鉗物。

录音膠帶節目的分段

·田壽宇·

普通一卷膠帶有一千公尺長，常常用來錄了很多節目，往往是一個接一個的；若要挑選其中某一個節目放送時，就一定要先找出“頭”來，茫無頭緒的去逐段檢聽尋找，勢必耗費許多時間，倘能在錄音時就預先留下記號，事後尋找就方便許多，現在介紹一個紙條留名的方法。

用道林紙剪下長2公分寬1.5公分的小紙條，上半截寫上錄音內容的名稱，啟動馬達錄音時，將紙條夾在磁帶中，由於磁帶卷繞得很緊，紙條是不會脫落的。錄音完畢，還可以順便將時間附註在上面，這樣，需要放送時，只須開動倒帶馬達，俟紙條飛出時馬上剎車，就離開這一段節目的“頭”不多遠了。利用這個方法，在錄整齣戲時，還可以分段留名。

位置時，24伏電源斷掉，電鍵電路也斷掉，發信機和這個裝置都停止工作；在第二位置時，RY₁和RY₂都接好電源，正常工作，指示燈也接好電源隨RY₂的振動而燃滅，同時電鍵電路也接通，隨RY₂的振動而“敲點子”；SW₂在第三位置時，RY₁和RY₂的電源都斷掉，RY₁停止振動，RY₂的兩組接點都分別閉合，指示燈因仍有電源所以長時間燃亮，電鍵電路仍接通，所以發信機處於長時間。


RY₁和RY₂的規格以及直流電源的電壓數字，都不必限制在圖示情況，可以根據器材情況做適當修改，但RY₁的線圈電阻必需較大，否則并聯的電容器對減低振動速度的作用將顯著降低。


本裝置經試驗結果，情況完全正常可靠。

接在兩根絕緣引線上，在毛筆杆尾部塞入一些膠布以固定引線，不使其松動。這時用鎚把鉛筆帽的尖端鎚去一些，形成比粗銅絲較大的孔。然後套在已經包有云母片的電爐絲卷上面。這樣電烙鐵就作成了(圖3)。


注意事項 一、盡量使電爐絲卷與毛筆杆尖端之間的距離遠一些，以免把筆杆燒焦。二、粗銅絲與電爐絲圈之間的云母片，包一、兩層就可以了。在電爐絲圈外邊的云母片可以多包幾層，以使熱力不向外散失。但不能太多，太多了以後，鉛筆帽就套不上去了。

三、這種小型電烙鐵的電源，是用一般五燈機用電源變壓器次級6.3伏2安的燈絲線圈。

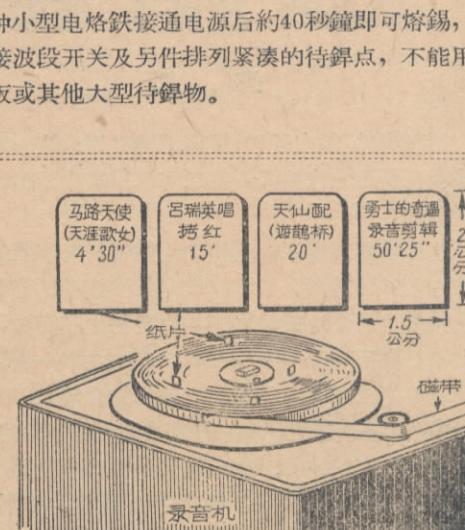

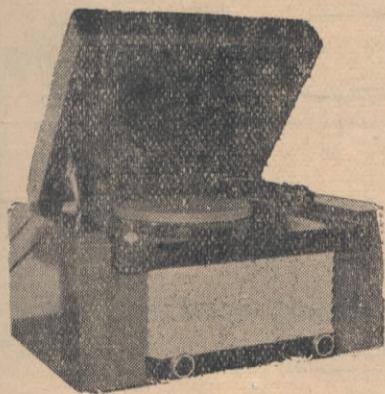

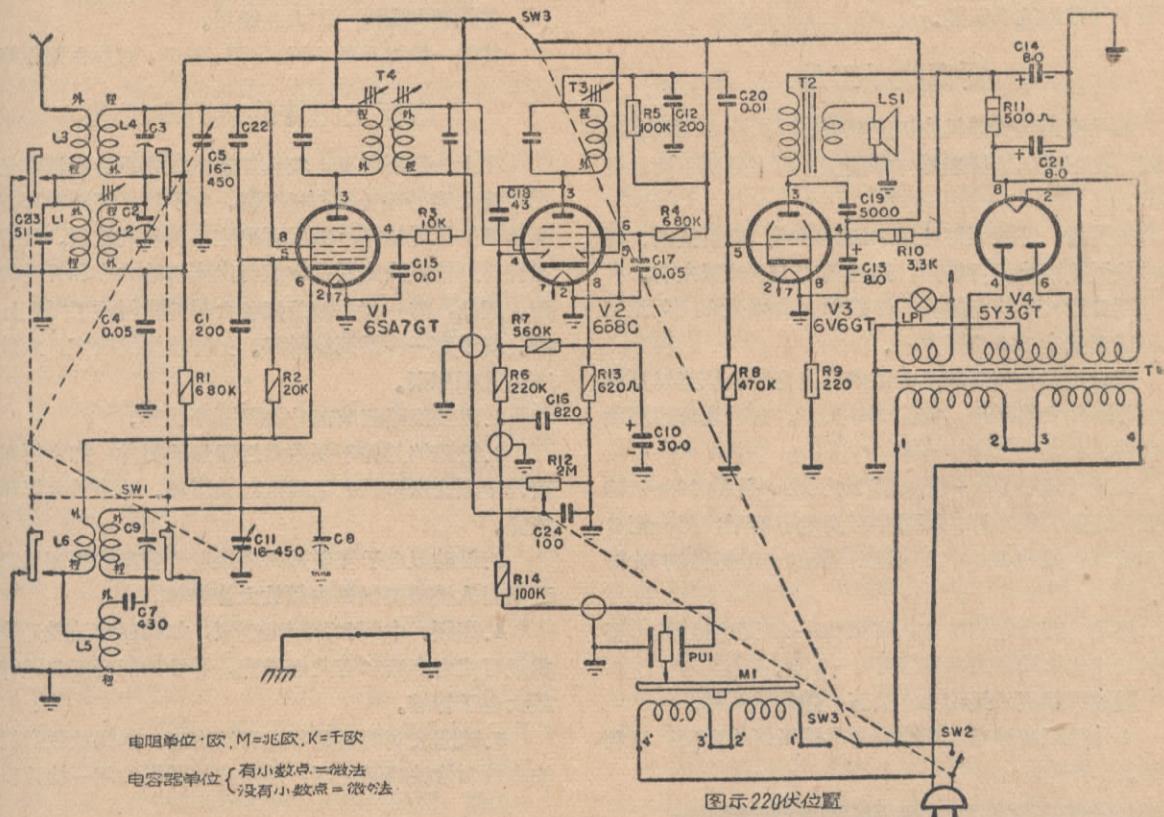- 一、频率范围 中波段 520—1600千週
短波段 3.9—12.1兆週
- 二、最大输出功率 收音时 1 瓦
放唱片时 1.5 瓦
- 三、电动轉盤轉速 每分鐘 76—78 轉



图示220伏位置

(上接28頁)

这样，在校中頻時可以明確那一只是初級那一只是次級的電容器。特別注意的是不要使初級的熱端（接屏極）和次級的熱端（接柵極或小屏）的導線綁合或靠得太近，免得產生交連引起振盪。用鉗片接出的中頻變壓器的安裝方向和電子管座相似，務使接線最短。中頻變壓器安裝螺釘是鉚在鋁罩上的，鋁罩很薄，所以安裝時要套一彈簧墊圈，而螺帽也不宜旋得太緊。同時也不要利用這兩只

螺釘裝支綫架等其它用途，以免把螺釘拉掉。

度盤 目前最常用的拉綫式度盤是在可變電容器旋軸上裝一只圓輪，用拉綫和旋鈕軸相連。拉綫常用的是胡夢用的二弦，一端結到掛在圓盤小鉤上的彈簧上，順圓盤四周的凹槽繞一圈後兜到旋軸上繞幾圈，再繞回圓盤。結牢在彈簧鉤上。

裝好后的零件在尚未接線時，可以暫時用紙包上，等接線全部接妥後撕去，可以避免沾污。



装机的一般問題—I

董光輝

这一期和下一期的“收音机制作講座”，是向讀者們介紹一些有关收音机装配、接綫等具体动手的知识。

俗語說：“工欲善其事，必先利其器”，想把收音机裝得效果优良、坚固美观，業余爱好者們不能不考慮具备若干件常用的手工具。

要哪些手工具

如果选用的收音机底板已經开好了大小合适的各种孔眼，剩下来仅是装配另件和接綫，那末只要下面几件工具。

尖嘴鉗 安裝螺釘時用來鉗住螺帽、弯折接綫，鉗接時放置接綫或另件等用，適用長度 160 公厘左右。

扁口鉗 是剪斷銅綫、接綫和剩余綫頭的專用工具，適用長度 160 公厘左右。

克絲鉗 是剪斷較粗金屬綫類或安裝電位器以及旋軸等時鉗住大螺帽用，長約 200 公厘。有時也可用鯉魚鉗代替。

改錐（起子） 一把口寬 3 公厘，長約 100—130 公厘，安裝旋鈕螺釘、調節半可變電容器用；另一把口寬 5 公厘，長約 150—180 公厘，裝卸一般另件的螺釘用。

烙鐵 有市電的地方，可用 25—50 瓦電烙鐵；否則只能用火烙鐵，適用重量是 6—8 兩。

粗紋平鋼鉗 長約 100 公厘，鉗烙鐵頭用。

1 号砂紙或砂布 用來磨淨導綫及鉗片表面，以利鉗接。

如果要在底板上開孔，還要用下面几樣工具。

手搖鑽和鑽頭 鑽頭直徑 3.2、4、5、6.35 公厘等數種。

中心冲 開孔以前，決定鑽孔中心點的工具。

半圓鉗和圓鉗 扩大孔眼用。

其他一般工具如小刀、剪刀、鉛筆、直尺和圓規等。

底板上另件的排列和開孔

在上一期講座里，我們會談到過在設計底板時首先要把比較大的另件（例如變壓器、電子管、線圈和可變電容器等）位置排好，然后再決定小另件的位置。只有在另件排列位置決定後，才能得出底板的大小和開孔的位置。因此，第一步手續是把各大另件試行在白紙上排列。看看那一種排列法最好。另件位置的決定，大致有下列幾項原則。


1. 应按綫路組成部分逐級順序排列。

2. 怕熱的另件不要太靠近發熱的另件，如電解電容器、中頻變壓器就應遠離電源變壓器、功率放大管和整流管。


3. 最前級電子管要遠離末級電子管和輸出變壓器，天綫引入接綫要遠離中頻放大管等等。

4. 高頻、中頻和音頻綫要短，如線圈和波段開關要靠近可變電容器和有關電子管，音量控制器要靠近音頻放大電子管等。

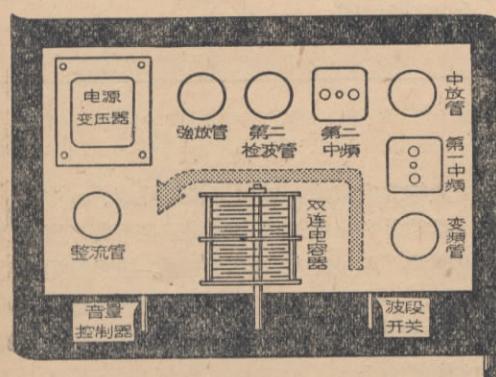
5. 線圈之間要避免不應有的交連，如高放收音機里的高放和檢波線圈之間，外差式收音機的第一檢波和振



習見的五管外超式收音機零件排列圖，圖中箭頭表示各級排列次序

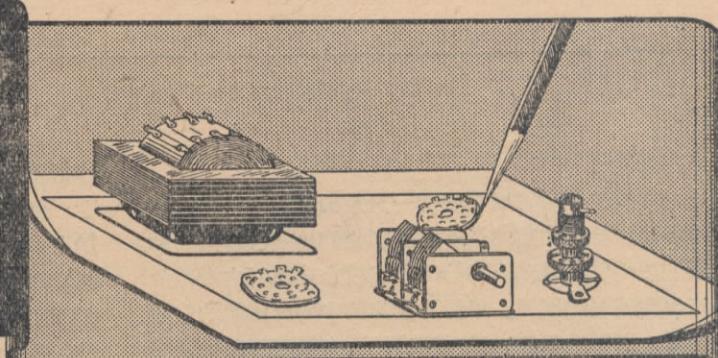

把主要零件先在白紙上試行排列，然後用鉛筆描出底样

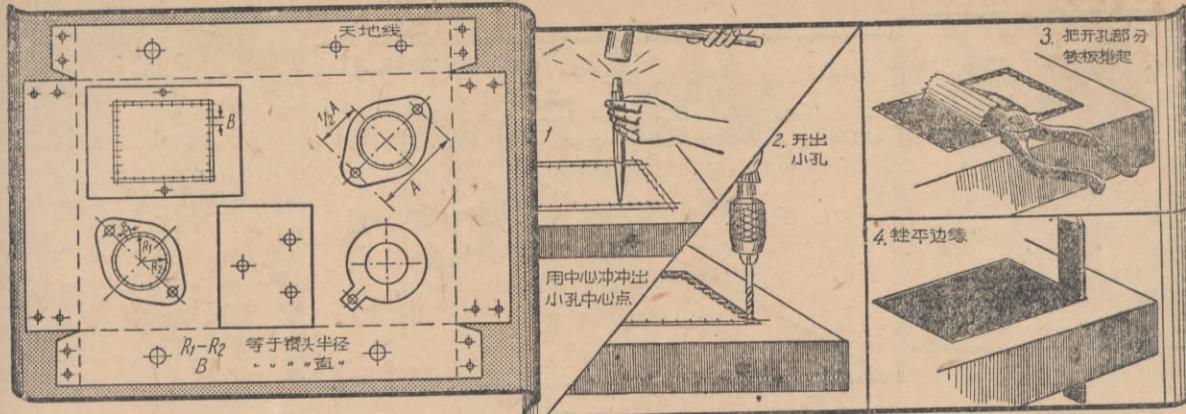

根据实物尺寸，决定开孔位置和开孔中心线

线圈之间，都应相互垂直，或分置底板的上下，或加铝罩隔离。

6. 电源变压器的杂散磁场容易干扰前级电子管或有铁粉心的中频变压器，产生交流声，应适当远离。

另外，伸出面板的旋轴，如度盘轴，电位器轴等，也应排列位置均称，整齐美观。

看来要照顾这些条件有些麻烦，但把所用另件在纸上反复移动几次，或再参考一些类似的收音机，就可以获得满意的另件排列位置。

至于准备装在底板下的各小另件，如小电阻、纸电容器以及电位器等的位置，大体上决定于底板面上各主要另件的位置，只要底板下有足够的高度和容积，装得下这些另件，关系不大。

另件排列位置决定后，用铅笔沿另件四周在纸上划出底样，在另件周围各个安装螺钉用小孔里，也用铅笔伸进去画一个圆圈，然后把另件移开，在纸上应当开孔的地方，用直尺画中心线，再用圆规按照需要开孔的大小，以两中心线相交的一点为中心画圆，这个圆就是准备钻掉的。应当注意，不论是决定中心线的位置或是要在底板上挖掉某一部分，例如装合式电源变压器时，就要在底板上开一个方洞容纳变压器的线圈，都要用尺量一下实物，而且要量得准确，免得开孔位置不对，另件装不上。常用中频变压铝罩两边的螺钉距离是34公厘，电子管座两端螺孔距离是38公厘，中间应开的一个插电子管的大孔是28公厘，这个孔的中心就在两端螺孔中心线上的中点。

为了防止孔距间可能有的误差，电源变压器四角的螺孔直径为6公厘，其余螺孔直径为4公厘，配用3.2公厘的螺钉后，还可以稍有伸缩余地。

另件排列位置决定后，底板的尺寸自然也决定了。把这张画好的白纸贴到拟做底板的金属板上，所有要钻的孔，一个个都用中心冲对准开孔的中心线交点，用锤轻击出小凹痕来，作为钻孔的中心点。

开底板大孔的方法：1. 用中心冲定中心点，2. 钻小孔，3. 把开孔部分底板卷起，4. 铲平边缘

钻孔时，钻头要垂直对准在圆中心的小凹痕上，首先用3.2—4公厘小钻头把全部要钻的孔钻通，用力要匀，不宜过猛，否则这种钻头很容易折断。特别在底板快要钻通时，更应注意保持钻头垂直向下。由于小摇钻力量不大，仅能配用6.35公厘以下的钻头，如果需要的孔小于6.35公厘，可用大小相当的钻头就原有小孔加以扩大，比较省力。如果要开电位器、度盘旋轴等10公厘或10公厘以上的孔时，可用圆锉或半圆锉把孔再行扩大。


开底板上电源变压器的方孔、木箱上度盘孔时，是用3.2公厘的钻头沿着开孔位置的边缘一个接着一个的钻通，这些小孔中心的决定，也和其它开孔的方法一样，先在白纸上打中心线，再用中心冲定中心点。两相邻小孔间的距离，应该很近，小孔中心与开孔边缘的距离等于钻头的半径。等到所有小孔都钻好后，用凿子或扁口钳先开通两个小孔，再从这里用大改锥撬起一点，改用克丝钳伸进去把撬起的一边夹住，用力旋转把这堆应挖掉的底板撕掉，然后用钢锉把四周小圆角锉掉。开电子管座插孔的方法相同。

其它如开电源引出线、天地线以及各旋轴孔等，方法大同小异，只要排列得匀称美观就可以了。


另件安装

用螺钉固定管座、支架或线圈管等另件时，最好在螺帽下套一弹簧垫圈。因为垫圈一面开有一个豁口，当螺帽旋紧后，就把垫圈豁口卡住，这样即使长期使用后受到震动，被固定的另件也不致松动，可以减少发生杂音或跳火花等的毛病。

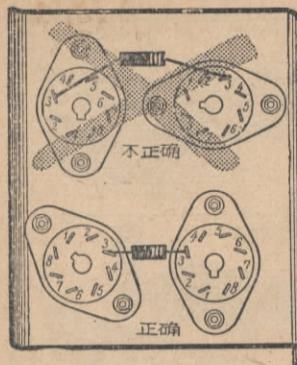
安装前各个另件的质量必须先加检查，例如中频变压器的线圈是否通路，电容器有无漏电，可变电容器是否碰片，电源变压器的电压和绝缘是否正常，开关接触点是否可靠等等。免得收音机装好后发现毛病，重新返工拆卸，多费手脚。



管座的安装方向，应使接线最短

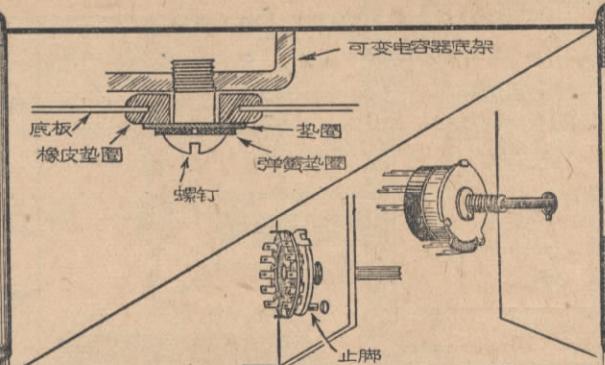

用橡皮垫圈装可变电容器方法的剖面圖

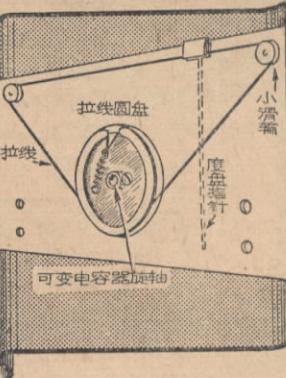

一种拉綫度盤的裝置

波段开关与电位器的止脚要嵌入小孔和键槽

下面分別談談裝在底板上的几种常用另件的裝法。

可变电容器 国貨双連可变电容器的铁底架下有3个安装用螺紋小孔（單連的只有2个），最簡單的裝法是按照螺孔的位置和相互間的距离，在底板上开3个5公厘徑的小孔，配上3只直徑4公厘，每公分12.6牙（每英寸32牙）長6公厘的螺釘，直接把它裝牢在底板上。若底板和喇叭合裝在一个木箱里，可变电容器最好加墊橡皮垫圈，底板上3个小孔的直徑就要擴大到8公厘，橡皮垫圈（黃色的彈性較好）就套在每个小孔里，固定螺釘長度改为12.5公厘。螺釘除留出头部3公厘長一段螺牙外，其余直到根部都用錫把它鍍沒。裝前在螺釘上先套一只彈簧垫圈和一只普通垫圈，把电容器擋在橡皮垫圈上，螺釘穿过橡皮垫圈中心小孔，旋緊在电容器上。这样，电容器就“浮擋”在橡皮垫圈上面，減少了从底板傳來的喇叭振动。

有些收音机要求可变电容器旋軸与底板間的距离稍大，好裝用度盤的拉綫圓盤。这时，可將可变电容器用L形支架架高。为了防止轉动度盤时支架动摇，支架鐵板厚度不应小于1.5—2公厘。L形支架侧面裝可变电容器的小孔，也要加用橡皮垫圈，固定在底板上的小孔直徑是4公厘，底板上可变电容器引出綫孔直徑是8公厘。

可变电容器裝前要先鋸好接地綫，还要把兩組定片的接綫鋸在定片的鋸片上，不然裝好后鋸片被遮住，也伸不进烙鉄，沒法再鋸。接地綫一定要接得好，不然收音效果不稳定或有杂音，可用多股軟銅綫或隔离綫（抽去心綫），一端鋸在可变电容器接触动片組的彈簧片上，另一端鋸在最近的底板上。这根綫不要拉得太紧。

如果所裝的是兩波段收音机，分用兩套补偿电容器，那末双連电容器上原来附有的兩只补偿电容器应完全拆除。外差式收音机里的广播垫整电容器应裝在可变电容器的近旁。

綫圈 产品綫圈上都有安装用的螺紋小孔或鴻脚，可直接用螺釘裝在底板上或底板下，不應該利用硬接綫

悬空吊起，这样安装既不牢靠，也容易把綫头鋸片拉断。另外还要考虑到如果地位限制，綫圈裝好后，接綫困难或看不清接头上标明的字母，就要事先用几段不同顏色的接綫鋸好在接头上，用筆記下接法，避免接錯。

管座 电子管的位置虽然确定，但这里还得进一步考虑管座的方向，使管脚尽量靠近需要接綫的零件。

电源变压器 常用合扒式电源变压器是裝在底板上开的大方孔上的，安装前把四角的螺釘紧一下，免得鐵片裝得不紧时，裝好后發生討厭的鐵心颤动声。这种电源变压器上面是一个鐵蓋，下面是一个方形鐵框或兩条鐵条，安装时下面的方框最好不要省略而直接裝到底板上，这样底板較薄时就不易把鐵心夾緊。

收音机接綫时常常要把底板翻动，一裝电源变压器底板就变得非常笨重，所以要等其它接綫都接好以后再裝。

波段开关 常用的小型波段开关，在旋軸轴承旁边10公厘处有一只凸起的止脚（小片），作用是在底板上安装用大孔旁相当距离处再鑽一个直徑4公厘的小孔，安装时好把止脚嵌入，这样，选換波段时，整个开关就不致搖擺。这种波段开关附有彈簧垫圈，裝时直接压在六角螺帽下面。


电位器 一般旋軸較長，应按实际需要截短。如果收音机要裝木箱，就先把电位器試裝在底板上，再把底板裝进木箱比一比長短，再拆下来锯掉多余的部分。如果等机件裝好后再锯，容易把电位器弄坏。电位器常帶有兩只螺帽，安装时，先裝一只，旋緊后再裝一只，这样第二只螺帽旋紧后，就很牢固了。

最近我国新建成的大型無線电器材厂——华北無線电器材厂出品的电位器，在螺絲轴承金屬底部，正对着旋臂接头的方向，冲有一約2公厘寬向上凸起的止脚，底板安装用孔眼应像八脚管座的中心孔一样，开一个缺口，好把止脚嵌入，使电位器固定，不致搖擺。

中頻变压器 鋁罩頂上的两个調整小孔，一个要对向前进一级电子管，另一个对向后一级电子管。(下接第25頁)

新电子計算机

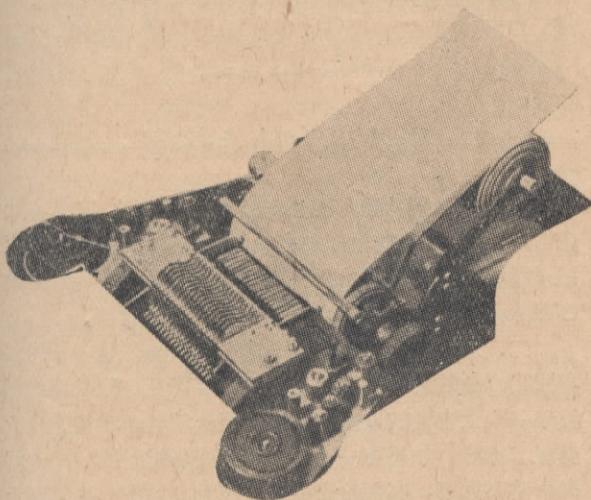苏联已制成多种进行复杂技术性计算的新电子计算机。比如：“Strela”每分钟能完成两千次数学演算。机中共装备电子管 6,800 只，锗三极管 4,000 只，耗电量每小时为 90 千瓦。



此外还创制多种小型万能电子计算机。演算的速度虽较“Strela”为慢，但是操作简便，耗电很少。比如：“乌拉尔”计算机每秒钟演算一百次，耗电量只有 8 千瓦。

除了上述各式电子计算机外，苏联工业还在制造运动式计算机，用来解决复杂的数学问题。最近出厂的这类计算机“M-8”，就能计算气体动力学和其他科学方面的问题。

目前苏联科学家正在设计许多新型的计算机，预计操作的性能，每秒钟可以快速到完成数万个动作。

(张渊凌)

一只奇異的無綫電話

莫斯科無綫電工程師古卜列揚諾



維奇，新近創制了一只奇異的無綫電話机。这种無綫電話机利用皮包安裝，無論在舟、車、途中，都可随时随地和市內的自動電話任意通話。这种無綫電話机的大小和普通自動電話机一样。匣面上也裝有電話撥號盤，并有四只开关，上端裝置可以伸縮的

天綫杆（如圖）。

这种無綫電話机叫作“ЛК-1”。匣內共裝四部無綫電發射机。只要撥動撥號盤，就能發射出電波。此种電波一經安裝在家中的自動電話接收机（和市內電話網連接）接收，就能自動和該號電話相接通。

在無綫電話机的听筒中，立能傳出空

綫或佔綫的信号。接通以后，就可和普通的自動電話同样講話。实际上：“ЛК-1”和自動電話接收机，是兩座采用复杂的繼電裝置和市內電話網互通的小型收發电台。目前，正在研究简化它的構造，使能廉价大量制造，以供大众的需要。

(张渊凌)

数字和事实

目前苏联已有 3000 万以上的無綫电接收站。經常有为数一亿以上的公民在收听莫斯科、各加盟共和国和省中心广播台的广播。

近年来，苏联国营农場中已先后建立了 17000 个左右的無綫電轉播站。在国营农場村落中，已建立了为数 600 万以上的收音点。

(张渊凌)

用公分波的無綫電話机

德意志民主共和国最近試制了各式各样的無綫電話机，供給各企業和建筑工地之間联系或运动会之用，它们的通話距离是 3 公里。

已經正式出产的有兩种：一种是电池式的，發射机輸出电力 0.1 瓦，另一是交流式的，輸出电力 0.6 瓦。

这种小型無綫電話机包括一架屏

極調制的發射机和一架超再生收音机。并各备有裝在直角反射器里面的付四分之一波長的天綫，兩天綫間用一个水平的鐵屏隔开。（俞文海）

电子“眼”

美国“麻薩諸塞”技术研究所發明了一种探針式电子“眼”，能使盲人分辨光度的各种变化。因此，盲人“戴”上电子眼，立能閱讀各种仪表，确定紙上書寫或印刷的位置，以及操縱特种設計的電話交換总机。电子眼上附有几种簡單的調整裝置，其“視覺”能灵敏到覺察 60—90 公尺距离內的街灯照明。

电子眼包括一只長度不到 12.5 公分，直徑 1.9 公分的鋁制圓筒，全重只有 0.11 公斤，利用一节鋼筆电池就能正确工作。

根据該所研究员的說法，电子眼的工作原理十分簡單，由于它能把光的变化变成各种可以区别的声音信号。因此，盲人戴上助听器式的耳塞听筒，就能分辨不爽，無異原来的眼睛。

(张渊凌)

最小的原子电池


美国爱尔琴制表公司最近發明一种極小的原子能电池，至少能持續应用五年之久。

这种电池小如圖釘的釘头。輸出电力 20 微瓦。这是世界上毋須防护設備便能安全使用原子能的首次發明。这种电池应用放射 β 射綫的放射性同位素的衰落能(decay-energy)作为能源。这种电池由于原子能不畏寒暑：在华氏零下 200 度的低溫，电压和輸出电力能显著增强；置于沸水的高温中，輸出电力也只有些微的減小。因此，極其适合助听器、袖珍無綫電、以及原子手表等当电源应用。

(张渊凌)





为什么

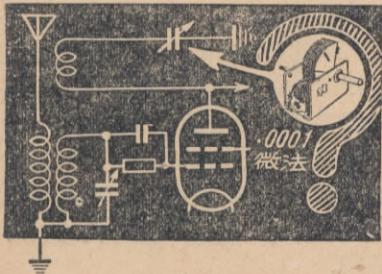


一、再生式
收音机里再生电
容器的容量愈
大，再生力就愈
强，可是一般都
是0.0001微法，
难道不能用大容
量的电容器，为
什么？

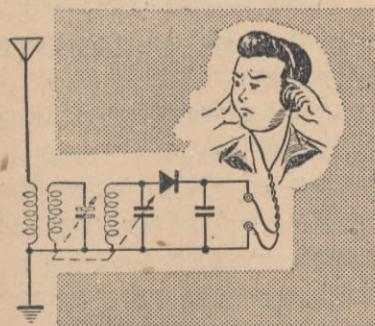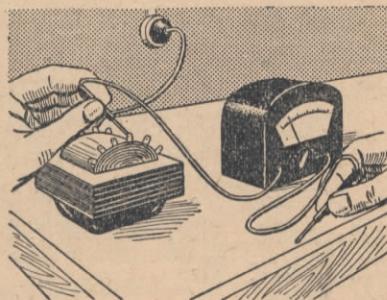二、繞好
一个收音机电
源变压器，用
电表测量交流
电压时，一根测
棒放在桌上，另
一根接触变压器
接点，这时电
表指針就能稍
为偏轉，为什
么？




三、再生式
收音机一般采用
三回路再生綫圈，
这样可以提高灵
敏度；矿石机如采
用三回路綫圈，反
而会降低灵敏度，
为什么？（冯报本、
冯煥然）

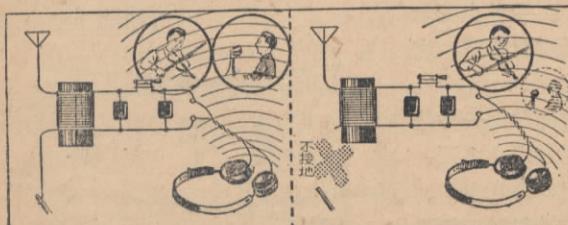四、自制單回路矿石机一架，用0.0001微法固定电容器与綫圈并联組成諧振回路。接上天地綫后收到两个电台，报告与音乐齐响，如不接地綫，这时一个电台的音乐声就掩盖了另一个电台的报告声，这是为什么？



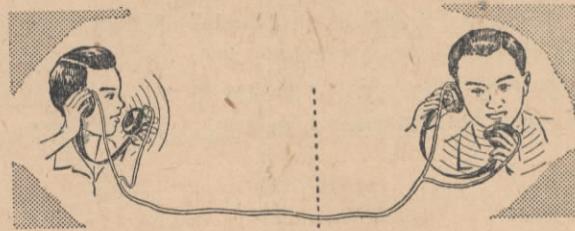五、在近距离內，按照附圖作一試驗，看看能不能
互相通話，如果能够通話，又是为什么？（張沖）



第八期为什么答案

一、晶体喇叭發声的原理是利用晶体的“反压电效应”工作的，就是把电压加在晶体的兩面，它就会产生振动而推动紙盆發声，如果所加的电压过大，振动也必很大，結果晶体本身会破裂，再試就不响了。

二、三用收音机的灯絲是串联起来再經過一个降压电阻接在整流后的高压輸出端的，在降压电阻的兩端都接了一个大容量的电解質电容器做为滤波电容器。当收音机工作时，如果將一个电子管拔去（整流管除外），灯絲电路不通了，高压輸出就要全部加在这兩個电容器上面，很容易將它击穿，如果僥倖沒有损坏，也必然会大量充电，等到电子管插回去以后，就向外放电，这时，首当其冲的功率放大管就可能燒毀，所以修理这种收音机时，最好不帶电工作。

三、这时的励磁式揚声器內，虽然沒有磁鐵，但是音圈所产生的磁场，仍然能和未励磁的軟鐵相互作用，使紙盆振动發声。

四、用变压器耦合的音频放大器，它的频率响应曲綫在频率較高的一段有一个諧振峯，（就是說在較高音的一段声音会比其它的較响），要使频率响应良好，高低音段的音量均匀，必須將这个諧振峯尽量抑平。因为它的幅度是与变压器次級綫圈的电阻成反比的，所以有些音频变压器的次級綫圈就用电阻綫繞制以使高峯下降。

五、他把一个上面的铁粉心旋脫了螺絲桿，所以铁粉心掉下去，中頻变压器失調發生叫啸声，底盤一翻过来，它又跌回原来的位置，因此叫声停止，恢复原状。

無線電常識（下冊）

沈肇熙編著


估价：0.50元

本書繼上冊之后（上冊已于1956年出版），先介紹關於电子管收音机所必須的知識，如特性曲綫、座标、控制原理、隔离原理等，然后叙述各种电子管的構造和作用，并对电子管收音机作了較詳細分析。本書用通俗的方式有系統地介紹了無線電技术的基本道理，本書沒有煩復的数学公式，可供一般業余無線電爱好者、無線电机務員、报务員、中等技术学校学生等参考。本書約明年1月出版，已列入新华书店北京發行所第54号訂貨目录，請和当地新华书店联系預訂。

无线电问答

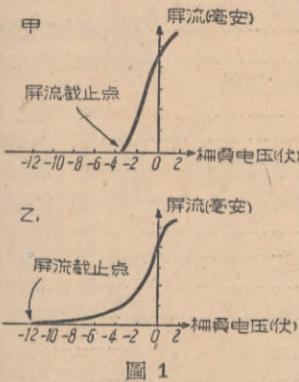1. 刘福令问：“无线电”4月号收音机制作讲座提到：调好再生力后，还应微微旋动调谐电容器 C_1 才能使声音加到最大，但这样就影响了调谐电路的频率改变，为什么？2. 镊截式和透截式电子管有那些区别？

答：1. 交连线圈的次级线圈是有一个阻抗反射到初级线圈去的，称为“反射阻抗”。再生线圈和调谐线圈也存在这种关系，使调谐回路的频率受到影响。这个阻抗又受到再生电容器调节时的影响而变化，因此调好再生力之后，还要调一下调谐电容器来校正。2. 镊截式电子管的控制栅是均匀地绕得较密的，负电场的控制作用比较灵敏，栅极上只要有不大的负电压就能将屏流截止，它的屏栅特性曲线表现得很陡直（图1甲）。透截式电子管的控制栅上下部绕的较密，中央部分绕的很疏，纵使加上较大的负电压，只能将通过上下两部的屏流截止，中间仍有屏流流过，要把全部屏流截止，必须有很大的负电压才行，因而它的屏栅特性曲线比较平滑。



(图1乙)。又因它的控制栅特殊的构造，可以变更栅负电压控制它的放大因数，所以有时也叫它做“可变放大因数管”。镊截式电子管在一定幅度的栅负电压内工作是比较稳定的，但是超过这个范围就不能工作。透截式电子管能够承受较大的输入电压的变化，但对谐波容易失真。又因它的放大因数是可变的，可以适用于自动控制的电路内使用（例如作自动音量控制）。

2. 秦长福问：1. 自制五管超外差式收音机，在短波段上频率较低的一段（即可变电容器完全旋转的一段），收不到音或音很微弱，不知何故？2. 音量控制电位器旋到声音最小时交流噪声很大，旋到声音最大时倒没有交流声了，原因在那里？

答：1. 变频管衰老、帘栅电压不足、或垫整电容器的品质不佳，都可能使短波段频率较低的一端不能工作。可将帘栅降压电阻减至10千欧左右一试（使帘栅得到100伏的额定电压）。如仍不能修复，就要更换变频管或该波段的垫整电容器。2. 6SQ7三极组的栅极接线过长，或靠近有交流电的回路（如灯丝回路），常能检拾到交流声。第一低放管或功率放大管靠近电源变压器和滤波扼制圈等，受到交流磁通的诱导，也能产生交流

声。当音量控制器开到最大时，信号能将交流声掩盖，开在最小时交流声就比较显著突出了。

3. 贺文问：1. 什么叫“调整式高放”？2. 中频变压器的两个线圈是远点好呢还是近点好？3. 两级中放电路里的三个中频变压器应怎样选择？4. 6B8变频管使用美通554或556号线圈可以吗？5. 6B8五极管的栅漏电阻用多大的合适？它的栅负电阻是根据哪些电流计算的？

答：1. 高频放大级的输入电路和输出电路都有调谐电路的，叫“调整式高放”，2. 中频变压器两个线圈的距离，直接影响交连的程度，距离较远虽可使谐振点尖锐增进选择性，但也会将调幅波中的侧带波削去，使音质滞涩。距离较近可使增益较高，但近到一定程度，便再也不能得到更大的增益，相反的使得谐振点平坦，损害了选择性和引起自振。中频变压器实际上是一个“带通滤波器”，它应当能通过一段频带（在广播收音机上的范围约是中频±5千赫左右）而不是一个频率。普通中频变压器的输入级和输出级就是在这个范围内采用不同的距离来兼顾选择性和灵敏度的。3. 在两级中放电路内应全部采用空气芯的中频变压器，第一只和第二只用两线圈距离较远的输入级。第三只可用距离较近的输出级（但也可用输入级的），因为这时电路的增益很大，这样可以增进选择性和减少自振的机会。4. 可用，但要将振荡屏的电压降低（降压电阻用得大些，自30—60千欧）。5. 一般用2—5兆欧，用自给栅负电阻时，应以它的阴极电流（屏流加帘栅电流）计算。

4. 袁登汉问：1. 永磁喇叭和舌簧喇叭有什么区别？2. 耳机在收听时声音渐渐变小，将两脚在电池上碰一下声音又大了，但不多一会又变小，为什么？怎样办？

答：1. 见本刊今年6月号28页。2. 是里面的磁铁失磁，将两脚和电池两极碰触一下，磁铁被充磁，所以声音能暂时大起来。应将磁铁拆下，退磁之后再重新充磁，才能复原。

5. 王守纲问：1. 由于电源电压低落或电压放大管衰老，会造成扩音机的交流声，这是什么道理？2. 什么叫“点火电位”？3. 平比变压器在什么地方使用？

答：1. 交流扩音机的电子管灯丝是有交流电通过的，在它的附近会产生交流磁场。又栅极和阴极在电子管外面的连接线路所造成的闭合电路也能检拾感应交流电流，特别是回路里存有电阻的时候要产生交流电压降（所以栅阴回路的接地线都要焊在一点上），这些交流磁场都能借电子管内部电容量作用于屏流内，当电源电压低落，屏极正电场减弱，或是阴极放射电子不足，电子管漏气等，都能使上述的作用加强，发生显著的交流声。2. 在离子管或充气管内，加在电极两端的电压达到一定程度时，管内气体就“崩溃”、成为离子而导电，这时管内电流突然增加，并且发生辉光现象。通常把气压崩溃时所需的最低电压叫做“点火电位”。3. 平比变压器是输入与输出电压相等的变压器，常作为音频放大器里的倒

相变压器，应用于乙类或甲乙2类放大；这类放大电路，功率放大管在工作时是有栅极电流产生的，为了避免推动级的失真，要求它的输出阻抗或末级的输入阻抗愈小愈好，所以这两级的交连变压器要用1:1的变压器以达到上述目的。

6. 王英杰问：自制6J7和2A5的两管机，用12H6作全波整流，高压每边350伏，半小时后整流管发烫烧毁了，不知何故？一般收音机是否可以用任何样式的整流管整流？

答：整流管都有一定的容量，超过了就要损坏；例如你的收音机上，2A5及6J7需要电流约50毫安，而12H6的阴极只能通过8毫安的电流，这样大的电流通过阴极，就要将它烧毁。另外12H6屏极的反峰压是420伏，现在你加在上面的是 $350 \times 2.82 = 1000$ 伏，使电子管产生“内闪火花”而被击毁。因此收音机上不能用容量太小的整流管整流。

7. 朱炳问：1. 校验两部电池式超外差式收音机时，是否可以共用一套电源？2. 一部外差式收音机在中波较低频率一端可以收听广播，在较高一端（1200千周以上）只有类似电码声，没有播音声。旋松垫整电容器时，情形适相反，应如何修理？

答：1. 两部电池式收音机可以共同使用一套电池工作或校验。2. 是由于这部收音机未经很好地校准，例如补偿电容器和垫整电容器没有校准或是同轴电容器在1200千周附近未曾校准同步所致。

8. 王勤华问：自制调整高放超外差式收音机一具，在550—750千周一段，变频管6K8发生自振，试用各种方法，都不能免除，何故？

答：6K8变频管有独立的三极组，振盪比较容易，所受抑制效应也小。用售品的回授式振盪线圈，常易发生自振，如仅发生在某一波段的一端，只要将这个回授线圈拆去适当的圈数便可。降低乙电的方法，常影响别的波段的灵敏度，不及拆线圈适宜。根据你的情况，高放管的屏极负载及退交连装置都用高扼圈，以及电子管和高放线圈的排列过近，这些零件排列不当都能引起振盪。6K8管内有接地屏蔽（和第1脚相通），如没有接地，也能产生自振。

（以上冯报本 邓煌然答）

9. 周吉庆问：电容器的“法”和线圈的“亨”用什么仪表测量？

答：可用阻抗电桥、Q表或栅倾表测量。

10. 周吉庆问：花生管1T4、1R5、1S5和3S4能否代替1LN5、1LB4、1Q5和1T5等？


答：前者是用花生管座（小七脚），后者是用八孔管座，要代用就须换管座和接线。

（以上陈治答）

勘 誤

1957年7期24页下图中Ry，“400欧”应改为“4000欧”

1957年第9期（总第33期）

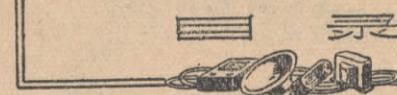



电离层及其对无线电波的作用	楊淵(1)
调频	鍾益棠(3)
电压放大级的失真	徐明博编写(6)
怎样制作纱包铜线	庄济华(8)
电感器自电容量的精确测量	(英) G.A. 法蘭区(9)
答读者问	冯报本(10)
地线测量器	张锦飚(11)
用图表计算滤波器波纹衰减的简单办法	张应中(12)
国营华北无线电器材厂大量生产	
恒磁性瓷	果瑞卿(12)
硒整流器的电路选择与计算	祝振元(13)
新式没有方向性的高音喇叭	(德) H. 加特莱(14)
“电量”扬声器	尚莉生译(14)
正弦波音频信号产生器的试制	郑寛君(15)
介绍一种有线广播网喇叭音量	方錫(16)
控制器	程丰宇(17)
收音机自动关闭装置的改进	黎树森(17)
简化自动转播线路	
成都市第一次中等学校业余无线电展览会	张如明(18)
耳机充磁法	俞志亮(19)
用天科测量扬声器的磁感应强度	
的方法	忱修(19)
辨别电极的仪器	陈实(20)
有线广播线路混线点的测量与防止	正阳(20)
谈谈无线电示教板的制作	魏沁(21)
简易电池三灯再生机	朱昊(23)
简易的“放点子”装置	郑明(23)
小型电烙铁	田春融(24)
录音胶带节目的分段	田寿宇(24)
资料 和平牌收唱两用机	(25)
装机的一般问题——I	童光輝(26)
世界之窗	(29)
为什么？	(30)
无线电问答	(31)

封面说明：在离开地面大约50—400公里的空中，存在着一种眼睛看不见的物质——电离层。电离层好象一面镜子，把短波无线电台发出的电磁波反射到遥远的地方，完成两地的通信联络。（傅南棣绘）

编辑、出版：	人民邮电出版社
	北京东四6条13号
印	电话：4-5255 电报挂号：04882
总订	印刷：北京市印刷厂
发	发行：北京邮电部
订	行：全国各地邮局
代	代订、代售：各地新华书店

定价每册2角
1957年9月19日出版 1-63,535
上期出版日期：1957年8月19日

滤波器衰减计算图

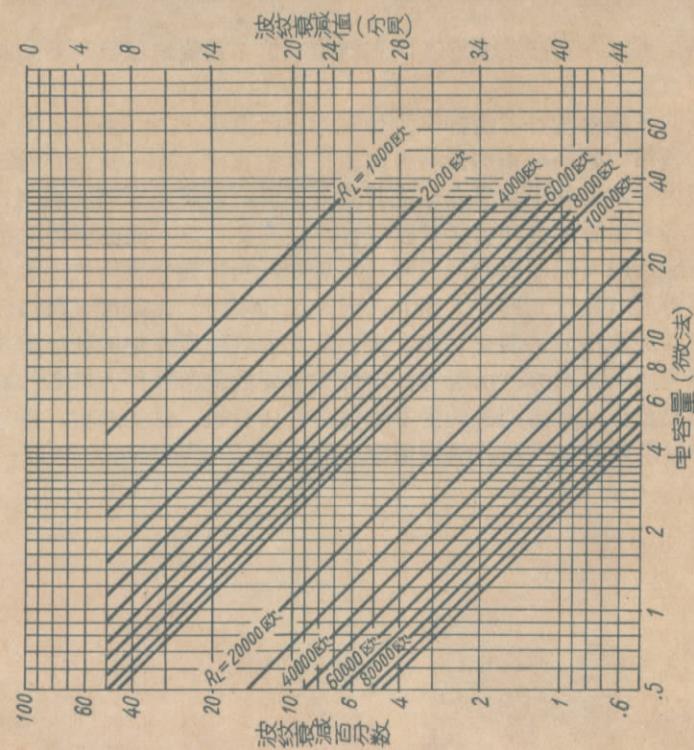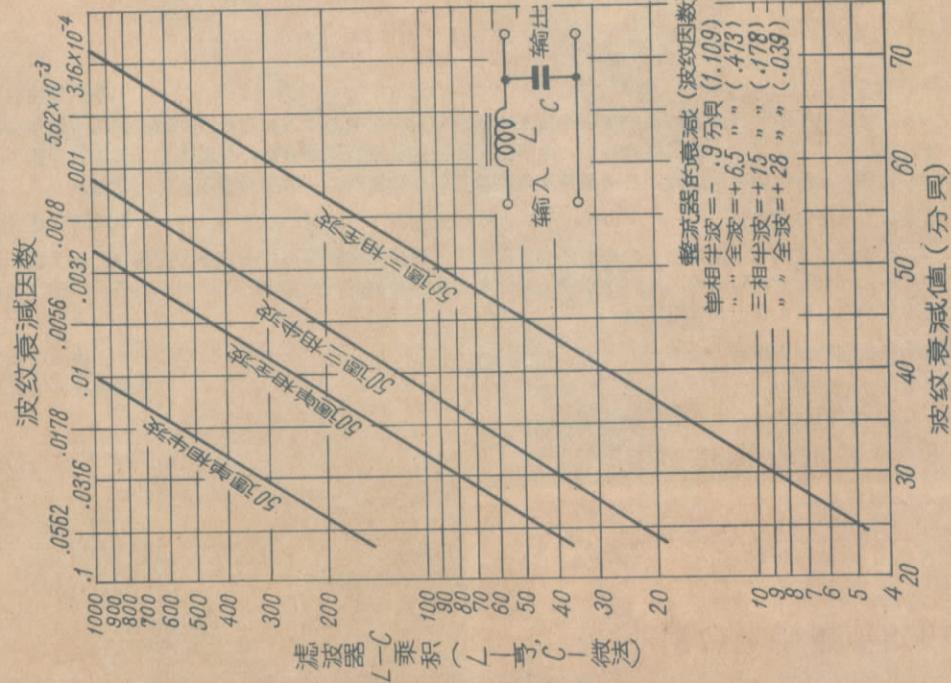

怎样购买无线电书籍

近来我们接到不少无线电爱好者同志们的来信，普遍地反映买不到或很难买到无线电爱好者读物，严重地影响了学习。

我社出版的无线电爱好者读物，到目前为止已出版了140多种。为了帮助同志们能买到自己所需要的书籍，我们准备加强新书出版预告的宣传工作，就是在新书未出版前的三四个星期，通过无线电杂志及邮电新书介绍进行宣传预订，希望同志们在规定日期内主动向当地书店联系预订，等书出版后再向书店付款取书，这样就可以买到你需要的书了。

若在预订期内因其他原因而漏订时，可以委托当地新华书店代办或等新书出版后直接寄款向北京邮购书店（北京王府井大街）、天津（和平路）、武汉（汉口江汉路）、沈阳（中華路）、重庆（民权路）、西安（东大街）及其他省会所在地的新华书店办理邮购。邮购图书时，请详细写明图书名称、出版者、定价、需要数量、收件人姓名和地址。书款可由当地人民银行或邮局汇出，邮购图书的平寄邮费由书店负担，航空邮费，挂号邮费由读者负担。我社备有图书目录和新书介绍，欢迎函索。

最近出版图书 (初重版)

视频放大器.....苏联鲁利耶著 1.90元

本书专门研究使用在电视机中及脉冲技术中的视频放大器的基本理论和设计问题，书中用频率法和时间法分析并计算了最常用视频放大器的过渡特性，并讨论了用间接法进行低频传输，与电视放大器中抗噪补偿电路的计算。最后并对放大的人工调整、自动调整及视频放大器的结构特点，调整与供电方法给予讨论。

超高频三四极管振荡器.....苏联诺依曼等著 1.40元

本书的主要内容是从理论上分析超高频三四极管振荡器的设计要点，尤其是大渡越角的振荡器，很详细地分析了理论、计算和所用零件等。供高等学校的无线电系师生和研究人员参考。其次对于通信、广播、电视、无线电测量等部门的工作人员也有参考价值。

业余无线电制作经验集.....潘人庸编著 0.30元
滤波器.....苏联康拉辛斯基著 0.45元

人民邮电出版社出版

新华书店发行

1955年无线电合订本

新华书店北京发行所尚有存书，如当地新华书店售缺，请委托当地书店代办或直接与新华书店北京发行所联系购买（北京市绒线胡同66号新华书店北京发行所二部一科）。