

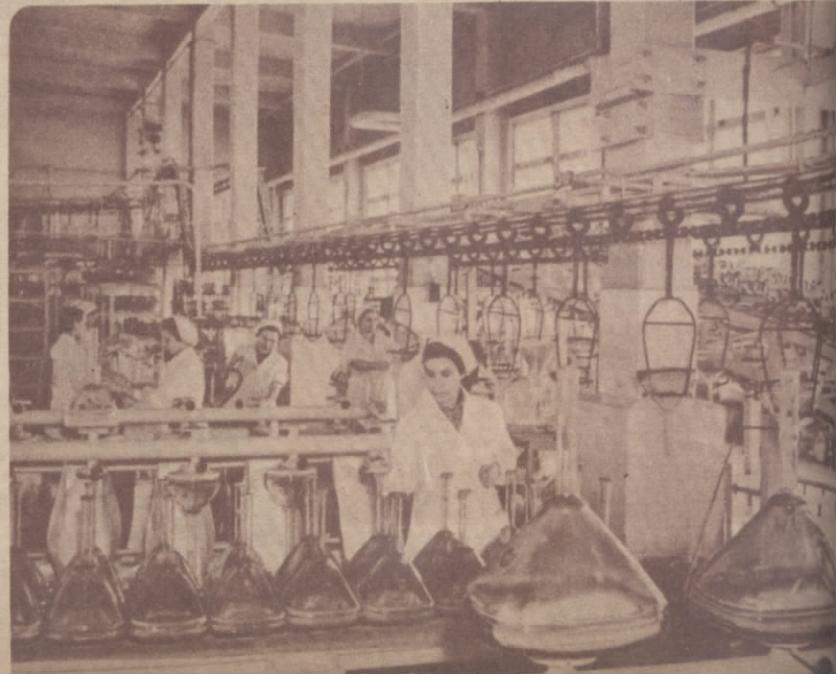


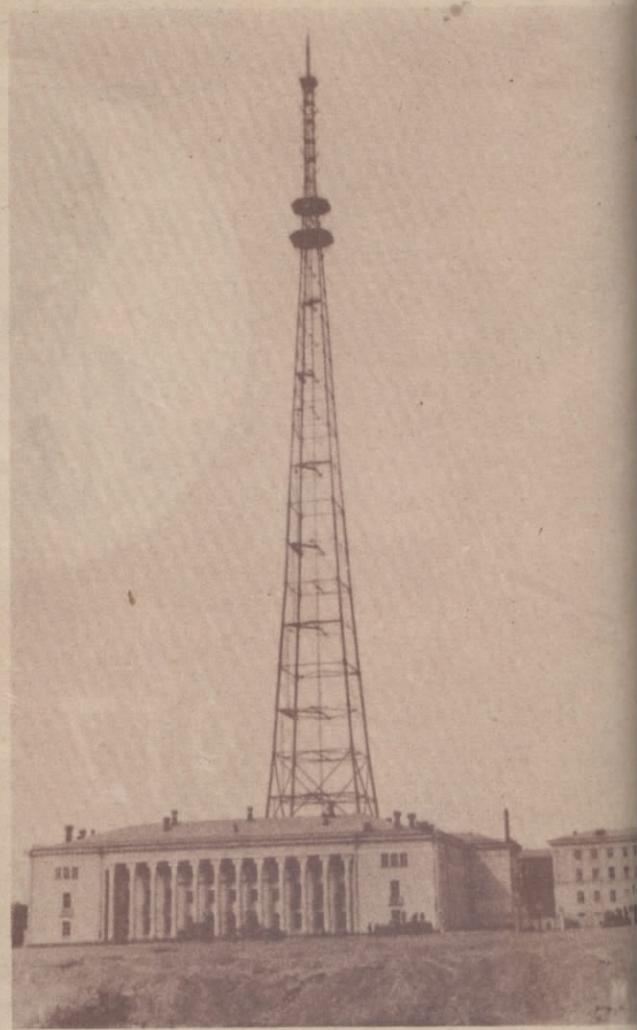

1917 - 1957

无线电 11
1957

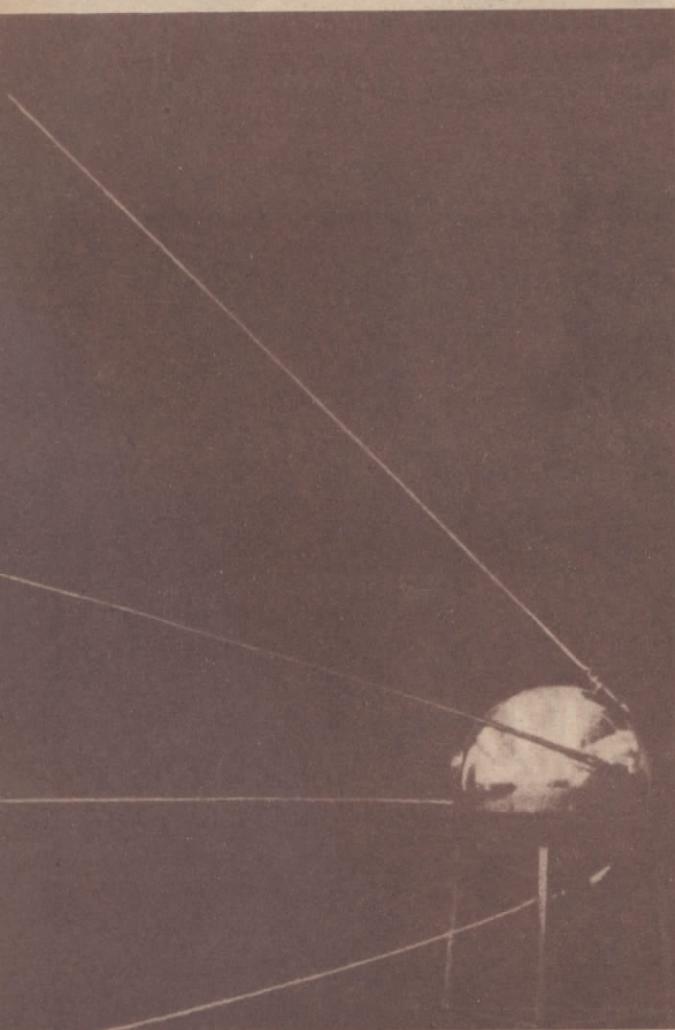十月社会主义革命成功以后，苏联在科学技术的研究和应用方面都获得了惊人的發展和成就。



上左：今年10月4日，苏联成功地發射了第一个人造衛星。圖示放在架子上的人造衛星，4根長柱是它的天綫。

塔斯社傳真照片 新華社發

上右：苏联的電視事業已經有了很大的發展。圖示最近在烏茲別克共和國首都塔什干建立起來的電視站。

格·彭攝 塔斯社稿 新華社發

下：莫斯科燈泡厂工人正在展开劳动竞赛，迎接偉大的十月社会主义革命40周年。这是电视工場化学处理部分的工人在工作，电视工場已訂出生产一批为电视用的新型电子管的竞争計劃。

維·庫諾夫攝 塔斯社稿 新華社發

苏联無綫電事業40年光輝的成就

1917年11月7日的早晨，列寧在革命的“阿芙乐尔”巡洋艦的無綫電台上，發布了“告俄罗斯公民書”。从这一天起無綫電就成為劳动人民的財富而為人民服务，同时也和其他的科学技术一样，获得了無限發展的可能。

俄罗斯是無綫電的誕生地，天才發明家A.C.波波夫在1895年就發明了無綫電，可是在資本主義的束縛下，這門科學不可能順利地發展。旧俄罗斯实际上沒有自己的無綫電工業，少數的無綫電工具掌握在統治者手里。據說當時腐敗的帝俄海軍還要向英國公司訂購無綫機器。偉大的發明家的想望，只有在十月革命以後才得到了實現。

从苏維埃政權建立起，苏联共产党和政府就對無綫電的發展給予了極大的关怀。在極端困難的情況下，列寧擬定了無綫電建設的計劃。國家發布了關於“無綫電技術事業集中”的命令。政府以大批的經費建立了苏联第一个無綫電的科学基础——尼日哥羅德城無綫電實驗室。集中了全国有名的無綫電專家緊張地工作。為滿足革命初期對無綫電通信的要求，在艱難的歲月里，科學家們進行了理論上的研究工作，設計和製造了各種類型的設備器件和電子管，開始建立了自己的無綫電工業。1919年——1920年在鮑奇布魯耶維奇的領導下，完成了無綫電話的實驗，建立了第一個電力為2瓦的無綫電話發射台。以後不久又開始使用無綫電广播，而當時資本主義國家却還沒有广播。到二十年代的後期，苏联在世界上保持了強力電台的第一位。在第一个五年計劃期間建立了當時世界上著名的500瓦羣集式的共产國際電台。這是標誌着苏联當時無綫電科學研究和無綫電工業水平的產物。當時苏联的無綫電工業已經有了相當的規模。例如在電子管的製造上就已設計了100種以上的各種類型的電子管和電真空器件，出現了以兩年半時間完成五年計劃的斯威特蘭電子管廠和其他

一些著名的無綫電工廠以及一些有相當規模的研究中心。

衛國戰爭以前時期，苏联的無綫電科學的成就是有大電力短波電台的設計、電磁波傳播、特別是超短波傳播、新型電子電視用電子管、脈衝技術、無綫電測位問題、公尺波的發生與接收方法等。苏联第一次傳送電視是1931年。在第三個五年計劃的初期，電視進入更高的發展階段，第一個用超短波的電視中心即已正式開始廣播。而美國的第一個實用的電視廣播台卻遲了三年。在這同一段時間內，苏联除了無綫電广播有了廣泛的發展外。遠在1925年就開始發展有線广播，到1940年苏联全國的無綫電轉播站（Радиоузел）就達600萬個。這是當時任何一個資本主義國家都不會有的。

無綫電事業在苏联，是一種全民性的事業。苏联政府在建設初期即注意了無綫電運動的發展，吸引了千千萬萬的愛好和熱心無綫電的人參加這種運動。這對無綫電的發展也起了極大的促進作用。他們團結在苏联陸海空軍自願援助協會的周圍，為保衛祖國和無綫電事業的發展做了很大的貢獻。

在衛國戰爭的前夕，無綫電工業為軍隊提供了近代化的無綫電裝備。在衛國戰爭中這些裝備發揮了極大的作用，例如在舉世聞名的斯大林格勒戰役中，紅軍就使用了9000部以上的電台作戰鬥通信和指揮用。

在戰後的五年計劃中，黨規定了無綫電工業新的任務。根據這些任務，苏联的無綫電工業製出了各種類型的接收機、轉播網新式設備。建立了數十個強力電台，使無綫電在農業、鐵道、運輸和國民經濟的各部門中獲得了廣泛的應用。在這些年代里，尤其是苏联電視的成就是有特殊意義的，電視的分解能力為625綫，從圖像的清晰程度來講，為世界上第一流。

在第五個五年計劃勝利的基礎上，蘇共二十次黨代表大會擬定了進一步發展國民經濟的宏偉綱領。會議規定在五年內建立廣大的微波接力通信網，保證在鄉村中進一步進行無綫電化。採取措施進一步擴



大無綫電廣播和電視，并開始用彩色電視，尽量發展無綫電工業、儀器製造工業和無綫電電子學研究事業。

蘇聯的郵電工作人員、無綫電工業的工程師、技術、工人們、科學研究工作人員們，正在以高度的勞動熱情執行第6個五年計劃，偉大的十月社會主義革命40周年紀念的前夕，各個無綫電企業的工人甚至各地的無綫電俱樂部的愛好者們都展開了勞動競賽，爭取達到更高的指標，以慶祝這個偉大的節日。

根據蘇聯郵電部發表的文獻，可以看到：

無綫電工業方面最近5年製成了750種新產品，包括6500樣各種型式的器件。拿1940年和1950年產量比，就增加了20倍！尤其是電真空工業獲得的成就更大。到目前蘇聯無綫電工業生產了988種各型號的電子管、其他真空器件。電真空器件的每年產量到目前就已超過1億件以上，半導體達2000個以上。

蘇聯的無綫電零件生產速度也是驚人的，大約每一晝夜可生產100萬個電容器和同樣多的電阻。其他各種新式半導體、無綫電陶瓷材料、鐵氧體、機電元件、特種超小型元件和其他特種元件的生產，也是極其迅速的。此外無綫電工業還提供了大型廣播電台、干綫發信台、電視中心、國民經濟各部門超短波的應用、導航中用的各種設備、各種新式的傳真電報機、微波接力設備、無綫電測試儀器、雷達設備、無綫電控制和遙測設備、紅外線器件、電子顯微鏡、輻射測試儀器等。

這些驚人的成就是以極為龐大的生產組織、科學研究機構、高度機械化自動化的技術裝備為基礎的。

在廣播方面，無綫電收音網在1956年增加了兩倍半，收音點增加到2950萬個。1957年有2,350,000個新的無綫電點裝在國營農莊的莊員家里，這包括了2,500個聲音質很高的無綫電轉播站，50,000公里的地下綫路和9萬公里的架空綫路。差不多每個家庭里都能使用收音機或是收音點了。收音機的部數差不多達到了每百人中25—35部的指標。

無綫電廣播網迅速成長，發射電力在過去幾年中增加了兩倍。1957年將開始建立三節目廣播。廣播網的發展中還注意到盡量尋求適合廣大農民及電力供應困難地區使用的接收器件和電源設備，如經濟的電池收音機、經濟的電源（風力、水力發電機、熱偶發電機等），農村用的低功率半導體轉播機等。

目前蘇聯已有24個超短波調頻式廣播電台，1957年在建設中的還有26個，輸出功率有的達15瓩。已有的超短波廣播電台，服務半徑已达70—80公

里，有些可達100公里。第6個五年計劃內要解決對人口密集的區域進行超短波雙節目廣播。目前還正在進行設計對流層散射的接力電路設備。

在近年來，蘇聯電視廣播開始大踏步邁進，目前工作的已有22個電視中心和24個超短波調頻發射機。1957年已有大量的城市開始建設電視中心。許多地區已經開始用同軸電纜和微波接力電路傳送各地電視節目。1957年將有50個小功率的電視轉播站開始工作。為擴大傳送範圍和質量，莫斯科電視中心將完全改建，其天線鐵塔將高達500公尺，改建後的工作半徑將達到150公里。彩色電視廣播研究工作正在緊張進行，採取形式為“混合傳送”式，預計在1958年底即將開始試播。由於微波接力電路的建設，同時將實行國際電視節目交換。目前已生產了一系列的電視轉接中繼設備，其距離可達500公里。在節目的經濟性上，還正在試驗節目的影片記錄法和磁性錄象方法。第6個五年計劃完成時電視台將達到75個。

在通信方面蘇聯已開始使用接力電路，其發展的指標在五年內將是1萬公里，這些干線上將開放20—60路電話通信。在大的干線上廣泛採用雙路移頻電報機，並正在設計適宜於區內通信的短波和超短波電台，擴大區內和區間的無綫電通信網。

隨著無綫電科學的發展，也大大促進了其他科學的發展。蘇聯在原子能的研究、洲際導彈的成功、以及人造衛星的發射成功來說，這些東西除了在原子物理、冶金、航空力學、火箭學等方面需要極高的水平外，沒有極高的無綫電電子學水平也是無法完成的。因此可以說蘇聯在無綫電電子學方面也是走在前列的。蘇聯的工業和國民經濟的各部門中廣泛使用着無綫電電子學的一切成果，如生產方面的自動化、超聲波、超高頻應用等。蘇聯在無綫電物理、通信理論、極高頻電子學、頻譜學、核物理研究中的無綫電技術、無綫電天文學、電波傳播、超聲波、元件材料、無綫電氣象學、電子計算技術、電真空儀器、半導體等方面，都有大批的賦有名望的科學家進行着緊張的工作，這些科學也都在開花結果。

蘇聯無綫電事業的光輝成就，首先是因为有英明的蘇聯共產黨的領導，有無比優越的社會制度，有着無數為實現共產主義而忠誠努力的蘇維埃人。在慶祝十月社會主義革命40周年的時候，我們祝賀蘇聯無綫電事業的偉大成就。我們感激蘇聯在無綫電通信廣播、電視、無綫電工業和無綫電電子學研究方面所給我們的幫助。我們無綫電工作者和廣大的愛好者們怀着無比興奮的心情慶祝這個偉大的節日，我們歡呼馬克思、列寧主義萬歲，並向蘇聯無綫電工作者們和無綫電愛好者們致以兄弟般的敬禮！



庆祝十月革命四十周年

努力学习苏联先进的无线电科学技术

邮电部无线电总局局长 钟 韵

偉大的十月社会主义革命已經四十周年了。四十年來在苏联共产党的正确领导下，在馬克思列宁主义的光輝照耀下，苏联人民在社会主义建設中获得了極其偉大的成就，并且正向着人类最高理想的共产主义社会大踏步地前进。十月革命的胜利和苏联建設的成就不仅实现了苏联劳动人民的長期願望，而且給全世界劳动人民的徹底解放作出了光輝的榜样，对于世界人类的和平进步事業作出了偉大的貢獻。因此全世界的劳动人民都把这个偉大的节日看做是自己的节日。十月革命的胜利和苏联建設的成就，有力地推动了中国的革命运动。中国人民在中国共产党的正确领导下，在十月革命的光輝照耀下，取得了民主主义革命和社会主义革命的胜利，并且在苏联的慷慨援助下迅速地进行着社会主义建設，所以我国人民也和全世界的劳动人民一样，欢欣鼓舞地热烈庆祝这个偉大的节日。

十月革命的偉大胜利，为苏联科学技術的發展开辟了广闊的道路。苏联的科学家在征服大自然方面获得了偉大的成果。世界上第一个原子能發电站是苏联建成的；世界上第一个洲际導彈是苏联試驗成功的；人类有史以来的第一个人造地球衛星也是苏联放射的。这些卓越的成就，向全世界說明了苏联的科学技術已經超过了任何資本主义国家而达到了世界上最先进的水平。

不久前我們从收音机里面听到了广播电台轉播的苏联人造地球衛星上面發出的無綫电信号。这些声音非常清楚的信号給我們很大的啓示。它告訴我們，無綫电在現代科学技術領域中起着極其重要的作用；同时也告訴我們，苏联的無綫电技术和其他科学技術一样，也获得了極为重大的成就。人造地球衛星要从地面發射到几百公里以外的高空去必需經受極大的震动，而裝置在衛星里面的無綫电發信設備也一定要承受剧烈的震动。但是从我們所听到的信号聲音那么清楚来看，頻率还是很稳定的，这就充分証明，苏联的無綫电技术水平已經是很高的。

大家都知道，自从六十多年前偉大的俄罗斯科学

家，亞·斯·波波夫發明了世界上第一架無綫电报机之后，無綫电就开始了它为人类服务的光荣历史，但是由于种种条件所限，当时的运用范围还很不广泛。十月革命胜利以后在苏联共产党和苏联政府的重視下，苏联許多著名的科学家和無綫电工作者，进行了許多的研究和實驗，解决了無綫电科学技術發展道路上的許多重大問題，大大地充实了無綫电的科学理論，并在运用技术方面积累了許多丰富的实际經驗，使無綫电事業得到了很大的發展。今天的無綫电不仅在广播和通信方面得到了广泛的运用，而且在其他許多科学技術方面也获得了广泛的运用，使無綫电成为現代科学技術領域中的重要組成部份。

我国的無綫电事業过去是很落后的。解放前既沒有像样的制造工業，技术水平也还很低；解放以后由于党的正确领导，并得到苏联和其他社会主义兄弟國家的帮助，正随着国民经济各項建設事業的發展而迅速地改变着这种落后状态。具有現代化規模的北京電子管厂和华北無綫电器材厂的建成投入生产，就标志着我国無綫电事業即將走上一个迅速發展的新阶段。但是，我們的無綫电技术力量却仍然是很薄弱的。虽然在过去的几年中，我們學習和推广了苏联許多的先进經驗，并得到了苏联專家的具体帮助和指导，在無綫电科学研究，技术維护和管理方法等各方面都已有了一定的进步，但由于我們过去的基础太差，至今还远远不能适应客观发展的需要。因此，我們無綫电工作者一定要响应毛主席的号召，虛心地，認真地向苏联學習先进的無綫电科学技術。为了更好的向苏联學習，我們还必須坚决的粉碎资产阶级右派的各种污蔑和进攻，彻底的进行思想改造，掌握辯證唯物主义的武器，站稳工人阶级的立場，逐步的使自己成为紅色的無綫电專家，以便使我国的無綫电事業迅速地赶上世界先进水平。



慶祝十月社会主义革命四十周年

广播事業局基本建設總處處長 董林

在慶祝偉大的十月社会主义革命四十周年的時候，我們中國廣播工作者和蘇聯人民一樣以無比歡樂和興奮的心情祝賀這個偉大的節日，並向蘇聯政府和人民表示衷心的敬意和感謝。

十月社会主义革命在人類歷史上開辟了社会主义勝利的新時代，在世界上建立了第一個無產階級專政的社会主义國家。十月社会主义革命也給蘇聯廣播事業開拓了光輝燦爛的道路。我們都知道，俄國是無線電的祖國，無線電天才發明家波波夫，便是在俄國制成了世界上的第一部無線電機。但是在沙皇政權統治下，波波夫的天才發明並沒有得到應有的評價和重視，那時候俄國無線電事業是十分落後的。十月革命使無線電成了人民的財富。蘇聯人民以自己創造性的勞動實現了列寧“不用紙張和距離限制的報紙”的理想。廣播在蘇聯人民思想生活中起着重要的作用，它是傳播政治新聞、宣傳馬克思列寧主义思想、推廣先進生產經驗和介紹社会主义文化、科學、技術成就的重要宣傳工具之一。

在蘇維埃政權建立初期，偉大的革命導師列寧就非常重視無線電廣播，指出了它的巨大作用。列寧在蘇維埃共和國剛成立時，通過無線電廣播了“告全體人民書”，這是蘇維埃國家在世界上的第一次廣播。為了發展無線電廣播，還在國外武裝干涉和國內戰爭困難的日子里，列寧建議“自國庫黃金準備金中臨時在預算以外撥出十萬金盧布”籌辦無線電實驗室。蘇聯無線電技術家們的創造性勞動，完成了一系列有着光輝成就的研究工作。在一九二〇年秋，在莫斯科安裝了第一座廣播機，並開始廣播。

四十年來，蘇聯的廣播事業獲得了空前的發展，成為世界上廣播事業最進步的國家。特別是戰後時期，無線電化與電視廣播更是突飛猛進，蘇聯無線電技術獲得了許多新的巨大成就。今天蘇聯已經擁有一個電力最強大的由長、中、短波電台、電視和有線廣播組成的廣播網。在對內廣播方面，莫斯科中央廣播電台每天播送三個全國性節目和對遠東、中亞細亞兩種補充節目。各加盟共和國、邊區和州都有地方廣播。全國共有七十種語言播送着政治、新聞、音樂、文學戲劇等節目。在對外廣播方面，蘇聯每天用三十七種語言向歐洲、亞洲、非洲、美洲等各國播音。

電視廣播也是蘇聯人民強有力的宣傳工具，在勞動人民文化生活中起着重要的推動作用。俄國學者巴赫齊也夫早在一八八〇年就做成機械電視，奠定了電視的基本原理。一九三〇年莫斯科通信學院卡達耶夫教授發明了攝像管，使電子

電視開始用于廣播。蘇聯在一九三八年開始利用電子方法傳播電視。蘇聯電視掃描線行數精密到六二五行。現在全國有莫斯科、列寧格勒、基輔等二十七處電視廣播電台進行着電視廣播。根據蘇聯第六個五年計劃規定：電視廣播方面全國共建設七十五座電視台。

在無線電化和推廣收聽工具方面，蘇聯人民創造了有線廣播的新形式，在城市和農村廣泛建立有線廣播站，根據一九五六年統計，全國共有一九五〇萬只有線廣播喇叭，六百萬架無線電收音機，二百萬架電視接收機。

四十年來，蘇聯廣播事業獲得了驚人的成就。蘇聯人民依靠自己的力量，依靠工農聯盟的力量，战胜一切困難，建立了世界上第一個社会主义國家。在廣播事業建設上取得了巨大的成就和經驗，這是我們學習的典範。

在慶祝偉大的十月社会主义革命四十周年時，我們中國廣播工作者怀着十分感激的心情祝賀蘇聯人民革命和建設的成就，感謝蘇聯人民對我們真誠無私的援助。

我國社會主義建設一開始，蘇聯就從各方面給我們技術上和物質上的幫助和指導。幾年來在我們廣播事業的重要工程和主要技術問題上，蘇聯政府都給予我們真誠的全面的友誼幫助。幾年來他們提供了數以千計的技術精湛的設計文件，派遣了各種專業的優秀專家，從一個電台選擇場地、設計、安裝、試驗調機和維護運行的建設和使用過程都給以指導。在黨的領導和蘇聯政府的幫助下，我國廣播事業五年來也有突飛猛進的發展。中央人民廣播電台已建立了對國內和對外廣播的發射中心，各地方人民廣播電台發射電力也有所增加。到今年年底，我國廣播發射電力預計到達數字為解放前國民黨統治時期最高水平的8.6倍。五年增加的發射電力數字為國民黨統治二十年（一九二七年到一九四七年）所增加電力的7.2倍。據今年三月統計，全國有百分之七十的縣、市建立了有線廣播，其中裝置在農村中的佔百分之八十，全國裝設了六十萬只喇叭。廣播已成為我國城、鄉進行社會主義教育和宣傳的重要工具。

由於廣播設備的增加，大大改善了我國廣播的後退狀態。我們已建設的電台無論在規模和技術水平上都具有一定的先進水平。由於蘇聯同志耐心幫助，已經形成了我們廣播事業建設和維護的技術隊伍，初步掌握了廣播建設和維護的基本知識和規律。我們廣播事業建設的成就是和蘇聯同志的智慧和辛勤的勞動分不開的，我們對他們的感激是難以言語表达的。

為了更適應我國社會主義建設的需要，為了發展我國廣播事業，我們將要繼續努力堅持學習蘇聯先進經驗，鞏固和發展中蘇兩國人民的友誼，為世界和平和人類進步的崇高事業貢獻我們的力量。



苏联的无线电电子学

电信工业局副总工程师 罗沛霖

在现代人类的生活里，无线电电子学是一种非常重要的技术。它不仅对国民经济、文化、和平生活有重大贡献，并且还对国防有决定性作用。若从技术的角度来看，它对技术有革命的意义，这是和原子能科学完全可以相比拟的。

苏联40年来，正是预见到无线电电子学在现代人类生活上有这样重大的意义，所以做了很多努力，在这方面取得了非常辉煌的成绩，并且以无比的速度，建设了第一流的规模巨大的无线电电子学工业。

苏联在无线电电子学方面的先驱工作

远在60多年前，波波夫在世界上第一个发明了用无线电通信。

在伟大的十月革命以后，列宁首先就看到了无线电电子学的重要性，亲自下令建立了尼日哥罗德城的无线电实验室。并在20年代的初期，建立了当时世界第一大的无线电电台。1925年苏联已经开始了无线电广播。苏联的无线电广播和世界的无线电广播的历史几乎一样长。1932年苏联建立了全世界第一个广播电视台。1952年苏联第一次试播了彩色电视。现在正在研究新型的更完善的彩色电视，不久就可以正式播送。

远在三十年代和四十年代，苏联的科学家对于现代的抗干扰理论已经有了辉煌的成就。

全世界第一个人造卫星和第一个洲际导弹发射成功，是一个综合性的指标。因为卫星和导弹中的无线电设备是最复杂并且包括范围最广的，从理论到线路，从工艺到材料，从生产到科学的研究，都必须达到绝顶的水平。这就有力地说明了苏联无线电电子学是世界一流的。

苏联的无线电工业生产发展得极快。去年的收音机和电视机的生产达到了四百三十万台，电子管每年的生产量现在达到了一亿个。从1950到1955的五年中，收音机的生产增加到三倍半，电视机的生产增加到二十五倍，都是任何别的国家没有过速度。

在苏联参观看到的一些技术情况

我参加了一个参观团在苏联参观了一些无线电工业和科学研究所，看到了很多奇妙的技术和很有趣味的情况。

在微波技术方面，苏联已研究了能在成千公里的距离内，当几万对普通电话线使用的波导管，能看见小物体轮廓的公厘波雷达，和许多种产生微波的新型电子

管，例如磁控管、回波管、速调管、行波管等。制造这些管子特别困难，加工的精度要达到千分之几公厘，还要特别的材料。

苏联发射电视用的正像管做得很灵敏，这比一般电视广播台内用的析像管灵敏几千倍。这种电子管中有一个金属网，每平方公分有九万个孔。此外苏联还作成了接收彩色电视的显像管。

苏联生产的“联欢节”牌的收音机，这个机器里用了九个半导体晶体管，里面的中频变压器、电解电容器、声频变压器、可变电容器、喇叭等都是超小型的，这边还用了铁淦氧天线，和铁淦氧的铁心声频变压器。这收音机只有一本普通精装书大小，声音宏亮悦耳。

电话方面有很多新发展。用合成声音理论上可以压缩频带数百倍，这就是说一对电话线可以当数百对使用。用较简单的声码法也可压缩六、七倍。他们在市内也要用载波电话。一种六十路的区间载波终端机，其中使用了一部分晶体管，占地方只有旧式数路的载波机一样大小。电报和传真技术水平也很高。

苏联的无线电电机里用了很多新材料：如用铁淦氧、镍铁氧等新磁性材料，金属氧化物的电介质、聚四氟乙烯、聚乙稀苯二甲酯、环氧树脂等绝缘材料等。使用这些材料可以制造性能非常优良的新元件。大大缩小零件的体积，并能用它作磁性天线。在微波方面使用，可以使电磁波向一个方向走。用它还可以在电子计算机里作储存数据的元件。

又如镍铁氧是用氧化镍和氧化铁可以用来做永久磁体。

如用各种金属氧化物配在一起烧成电介质瓷，介电系数比普通材料高出千倍，可以作成超小型电容器和永久带电的材料。

如聚四氟乙烯是一种新的合成绝缘材料，它的介电损失小，能在极高温下保持坚韧不坏。可做成薄膜，制造耐高低温的电容器。

如聚乙稀苯二甲酯是又一种新的合成材料。它的机械强度抵得软钢的三分之一，但是重量只是七分之一。它能做成千分之几公厘厚的薄膜，因此也可用来制造超小型电容器。

环氧树脂是一种灌注用的绝缘材料。另外或设备用它来封口，可以真正不透潮气，比



任何旧型材料都好。

在苏联印刷电路，也有不少成就，生产能机械化自动化。最新的办法是先在一張特別的金屬片上把絕緣膠印上，只有綫路上沒有膠，然后电鍍成形，再粘在絕緣板上，最后把金屬片揭下来。这样做的成品質量很好，并且还能印成开关、綫圈、电容器等零件。

苏联电子管的制造正在逐步走向全自动化。制造小型管的联动设备一組每小时能生产1200个管。电子管参数的测量是很复杂的。用一种自动机来測試，每小时能测1500个。电子管的装配工作是最困难的工序，一向只有用手工生产。他們有一种装配夾具，能把手工操作大大简化，再进一步就可能机械化了。

苏联的工厂規模都很大，像斯維特蘭电子管厂，生产小型管，發射管，有五百千瓦的水冷管和大功率超短波風冷四極管，閘流管，还有半导体晶体等。莫斯科电工厂生产超小型管、光电管、閘流管、電視管、陰極綫管和各种灯泡，产品的种类是成千的。这些厂的职工都在一万人以上。虽然規模都極大，产品种类很多，但是管理得極好，極有秩序，生产效率很高。

苏联的無綫電工業拥有許多世界上第一流的研究所，設备十分齐全都是本国制造，質量优良。这些研究所几乎都有很完备的試驗工厂。有不少的大科学家在工业部門的研究所指导工作。还有很多青年干部，朝气蓬勃，对工作非常地热情認真負責，研究的成績好，几乎使人不相信就是这么年青的人做出来的。

这些研究工作和生产結合得非常好。他們不光研究原理，而更重要的是一定要体现为具体产品。新型产品都要在自己的試驗里試制一批到若干批，并且要交付使用，在生产和使用中證明合用，才交工厂正式生产。研究所要帮助工厂投入生产。首先帮助工厂培养生产技术人員，在生产初期研究所要派工程师到厂帮助掌握技术，有时还要給工厂重点地做工艺規程和供給設備圖紙。除去这些工作，研究所还帮助领导机关拟定技术方針技术政策，拟定标准方案，組織会审，还組織經驗交流，出版刊物。

这些研究所的規模也都是很大的，中等大小的都是二、三千人，大的到一万人。

还有我們看到的工厂和研究机构，許多都是利用旧建筑改建的，但是里面的設备許多都是最新的，收拾得干淨淨完全滿足了無綫電电子学的生产和研究需要很清潔环境的要求。

訪蘇參觀的感想

苏联無綫電工業發展的速度、生产的規模、研究工作的水平、企業的管理是任何国家比不上的，我也曾到过美国，看到一些美国企業和研究机

構，那是無法和苏联來比的。苏联不但在革命和社会主义建設的各个方面是我們學習上的最好的模范和导师，就像在無綫電电子学这样的科学技术方面，也是我們最好的模范和导师。不但是因为他的技术已經达到世界一流的水平，并且更因为他是唯一的从头到尾走社会主义道路建立了完整的优越的無綫電电子学技术、工业的国家。还有哪个别的国家，具备这样完整的經驗呢？

为什么苏联在十月革命以后的短短四十年間，建立了許多重要的基本工业和其他工业，而且同时对全世界也是嶄新的無綫電工业和無綫電电子学技术也获得了無比輝煌的成就呢？首先是社会主义制度的优越，人們劳动是为了全体劳动人民自己的共同事業。他們發揮了高度的劳动和創造热情。在社会主义制度下，消灭了剥削和阶级矛盾，也沒有像资本主义国家各資本集团中间的傾軋斗争，互相抵消力量，因此能够实行計劃經濟，和不间断地发展新技术，按合理的比例和步驟來发展国民经济和建設；貫徹艰苦奋斗，勤儉建国的原則，把力量合理使用，以最大的效率，发展那些最重要的部門。这一切也証明了馬克思列寧的党最有先見，它能在一門新的科学技术部門剛一萌芽的时候，就發現它在来日的重要性，給以应有的重視。苏联無綫電电子学发展的过程，又一次有力地証明了共产党是最善于领导和組織科学技術发展的，领导和組織工业生产的。

苏联的那些龐大的工业企業和研究所的管理工作都是很复杂的，但是我們却到处看到非常整齐有条理，生产效率很高，只有社会主义先进的企業管理組織原則和人們的高度劳动热情相結合，才能有这样的效果。

苏联是我們最亲密的朋友，他們在我国建設社会主义經濟的第一个五年計劃期內給了我們很多援助，在無綫電电子学方面也是一样的。他們首先帮助我們建設無綫電电子学的基础厂。北京电子管厂已經建成了，西南無綫电器材厂也正在积极建設，这些厂能生产最先进的电子管和零件，設計很先进，设备是精良的規模也是巨大的；和民主德国帮助我們建成的华北無綫电器材厂在一起，就改变了我国过去半殖民地时代遺留下來的电子管和零件都依靠进口的情况。苏联还帮助我們建成了北京有綫电厂，使我們能够生产过去从来不能生产的自動電話交換机。建設这些厂时，除开設計和装备外，还派来数百位專家指导建設、生产和培养职工，除此并接受了数百名實習人員到苏联去學習培养成生产中的骨干。在去年我們編制十二年科学技术發展规划，苏联十多位大科学家抽出了宝贵的時間，來給我們以非常有价值的指导帮助。其中就有六位是無綫電电子学方面的，里面有四位是院士和通訊院士。他們在国内还組織了几百个科学家為我們进一步研究规划的內容。我們这次參觀，和苏联朋友們接触，感覺到他們希望我們的無綫電电子学事業，迅速地发展壯大，就像关心自己的事情一样。給我們的热情無私的援助，正是这样一种思想的具体反映。

在热烈慶祝偉大的十月社会主义革命四十周年的時候，我們为苏联的輝煌成就感到無限的驕傲和自豪，我們感激苏联給予的兄弟般的援助，我們为这堅如磐石的永恒友誼而欢呼。





两个“紅色月亮”高悬太空，庆祝佳节

正当全世界的劳动人民热烈地庆祝伟大的十月社会主义革命四十周年的时候，苏联在11月3日又发射了第二个

人造地球卫星。在第二个人造卫星上携带着研究太阳在短波紫外线和X射线光谱段的辐射的仪器、研究宇宙线的仪器、研究温度和压力的仪器。第二颗卫星的密闭容器内，还载有一只为研究星际旅行医学生物学用的爱斯基摩狗、空气调节装置、食物储备和研究在宇宙空间条件下生命活动的各种仪器。此外还有用来向地球发送科学测量材料的测量仪器、两部无线电发报机和必要的电源设备。发射机的工作频率分别为40.002兆周(7.5公尺)和20.005兆周(15公尺)。

第二个人造卫星中所载的这些设备重508.3公斤，大约是第一个人造卫星重量的6倍；获得的轨道速度为每秒8000公尺。根据计算，它离地球表面最大距离约为1700公里，绕地球一周所需时间是103.7分钟；飞行轨道和赤道平面所形成的倾斜角约为65度。

第二个人造卫星上频率为20.005兆周的无线电发报机的信号采用电报信号的形式，每个信号持续时间约为0.3秒，间隔也为0.3秒。另一部频率为40.002兆周的无线电发报机以连续发射的状态工作。这些发报机工作正常，许多观测站和无线电爱好者们都能接收到这些信号。地面的无线电监测系统也能不断地接收高空观测的各种资料，和第一个在宇宙间旅行的活动物——爱斯基摩狗的呼吸、心脏等情况的报道。

苏联这个科学技术上轰动世界的成就，标志着人类在征服宇宙的宏大事业中，又向前迈了一大步，标志着

苏联在科学技术许多部门中已经有了革命意义的发展。我国科学家钱学森和郭永怀认为，苏联既然能够发射这么重的人造卫星到天空去，那么也就说明苏联已经掌握了发射更大的四级火箭上天上去的条件。

苏联这个非凡的成就，证明了苏联在短短的四十年中，虽然经历了战争的严重

破坏，但在科学技术许多方面却已经由落后的状况跃居世界各国的最前列，使一向以首位自居的美国瞠乎其后，望尘莫及。

“伟大的十月社会主义革命给人类打开了辽阔无垠的进步的远景”。社会主义制度的无比优越不仅保证了科学技术一日千里的发展速度，也暴露了腐朽的资本主义制度对于科学技术的窒息；并且还向全世界显示了科学发展的两条截然不同的道路。在资本主义制度下，科学走向为人类制造灾难和死亡的道路；而在社会主义制度下，科学的发展却意味着永远的和平和无限的幸福。


毛主席在莫斯科机场上讲话时说：“在四十年的建设过程中，苏联异常迅速地获得了辉煌的成就，许多方面都站在世界各国的最前列，为追求进步和幸福的人民树立了卓越的榜样。苏联发射第一个人造地球卫星不是一个简单的事件，人类进一步征服自然界的新纪元从此开始了。”

现在不是一个，而是两个苏联发射的“红色月亮”在围绕地球运行了，这是先进的科学的巨大胜利，是正在充满信心向共产主义迈进的苏联的巨大胜利，是社会主义制度的巨大胜利，也是马克思、列宁主义的巨大胜利。


苏联某观测站正在记录由人造卫星上发出的无线电信号



乘火箭旅行天空的狗和容器

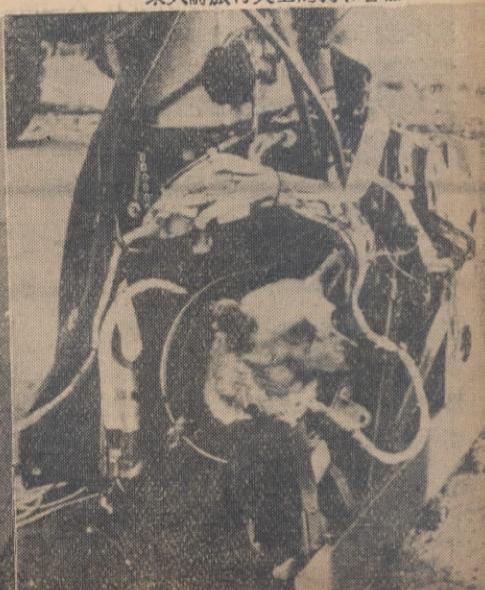

正在飞行中的火箭

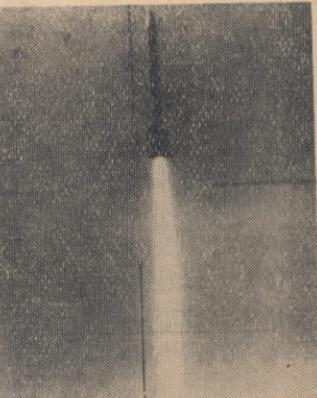

怎样测听人造卫星的无线电信号

在筹备第三屆国际地球物理年的(1957到1958年)时候，苏联和美国都决定發射人造衛星，以配合科学的研究。可是事实上苏联在这方面超过了美国，于今年10月4日和11月3日成功地放射了第一和第二个人造衛星。这个划时代的成就标志着科学新紀元的开始，标志着人类已經迈出了征服宇宙空間的第一步。再一次証明苏联拥有世界上最先进的科学技术。这是慶祝偉大的十月社会主义革命40周年最珍貴的献礼。

苏联發射的第一个人造衛星里面裝着各种測量仪器，其中包括兩部發射無線电信号的發射机，频率分別为20.005兆周和40.002兆周(波長則为15和7.5公尺)，發射功率約为1瓦、足以保証地球上各地的觀察站和無線电爱好者可靠地收到無線电信号。信号采用电报信号的形式，每个信号的持续时间約0.3秒，在相等的間歇時間內發射另一种频率的信号(圖1)。第二个衛星上載有更多的測量仪器和試驗动物——一只狗，也有兩部無線电發射机，频率和第一个衛星上用的相同，不过發射的信号40.002兆周为連續方式。

苏联的人造衛星是用三級火箭送上轨道的。它的轨道是一个椭圆，地球的中心是椭圆的一个焦点(圖2)。因此在繞地球运行一周的时间內，人造衛星离地面的高度不断在改变，如第一個人造衛星最高点达900公里，最低点是300—500公里。繞地球一周的时间是1小时36分12秒。第二个衛星最高点1700公里，繞地球一周需时103.7分。轨道和赤道平面的倾斜角都是65°。

人造衛星的主要作用

用人造衛星可以精密地测定地球的大小和形状，各地区不同的密度和地磁分佈情形。除此还可以用人造衛星研究高空气象对地面的影响。測高空大气的密度。根据人造衛星的寿命便能知道上層大气的密度。用人造衛星可研究电离層对無線电波傳播的影响、研究高空中的各种宇宙射線、用活的动物研究星际航行医学生物学的各项問題，为未来的星际航行收集必要的資料。

为了获得上述的各种精确的科学的研究資料，首先必

須測定人造衛星运行的轨道。人造衛星运行轨道的形狀、大小和位置由下列5个参数来确定(圖3)：(1)最高点；(2)最低点；(3)轨道的傾斜度，即轨道平面与赤道平面間的夾角；(4)交綫的經度；(5)由最低点至交綫的角距离。

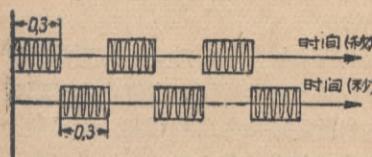


圖 1 人造衛星發射的無線电信号

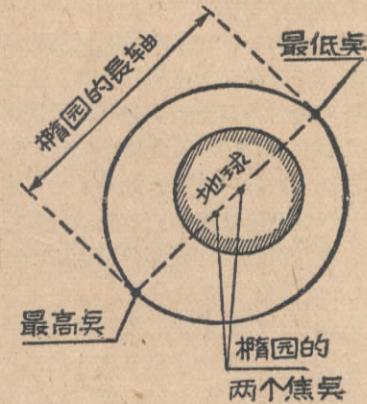


圖 2 人造衛星的运行轨道

人造衛星的觀測区

人造衛星运行轨道的平面对恒星來說，几乎是固定的，即不隨地球而旋转。由于地球的自轉，因此衛星每轉一圈就会出現在地球的其它地区的上空，移动的位置大約是經度24度。人造衛星的运行轨道平面与赤道平面之間成65度，因此凡是位在南北極圈之間的区域内的任何觀測者，不論是在那一个經度上，迟早总能看到人造衛星。地球是由西向东自轉的，地球上的觀測者也随着移动。移动的路綫如圖4虛綫所示。在人造衛星繞地球一周的时间(1小时36分12秒)内，在赤道上的觀測者向东約移过了2500公里，在我国北京的緯度上將向东移过約1680公里，也就是說人造衛星每轉一周將比上一次偏西約1680公里。在南極圈以北，北極

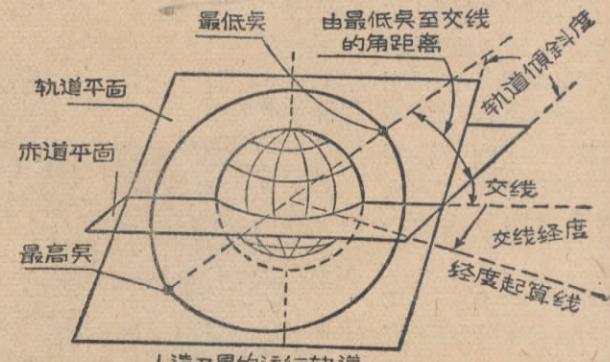


圖 3 决定人造衛星轨道的几个参数

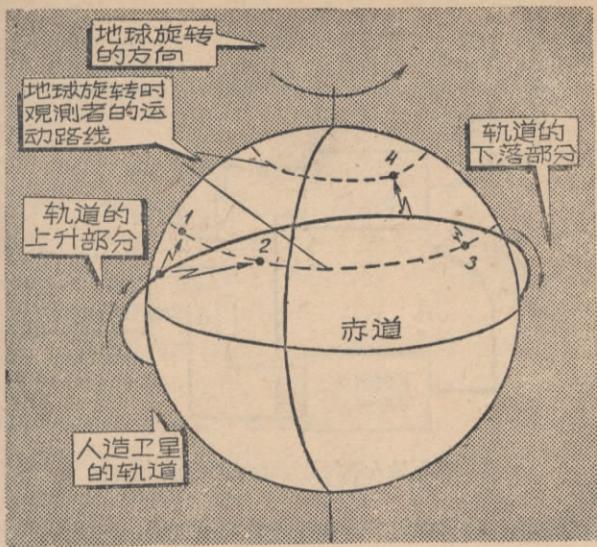


圖 4 人造衛星和觀察者的運動

圈以南的地區可以看見兩次：一次是人造衛星“上升”，一次是“下落”。在南極圈和北極圈則只能看到一次。

人造衛星所發出的無線電信號可收聽的持續時間，決定於人造衛星的運行速度，接收機的作用距離以及觀測點離這次運行軌道的距離。每次能收聽的持續時間平均是幾分鐘，靈敏度高的接收機可以長達 30 余分鐘。

怎樣觀測人造衛星

在觀測人造衛星運行軌道的工作中，較簡單的方法是記錄衛星飛臨或飛過接收點的時間和所收到的信號電平。為了接收入造衛星所發射的信號，必須有一架靈敏

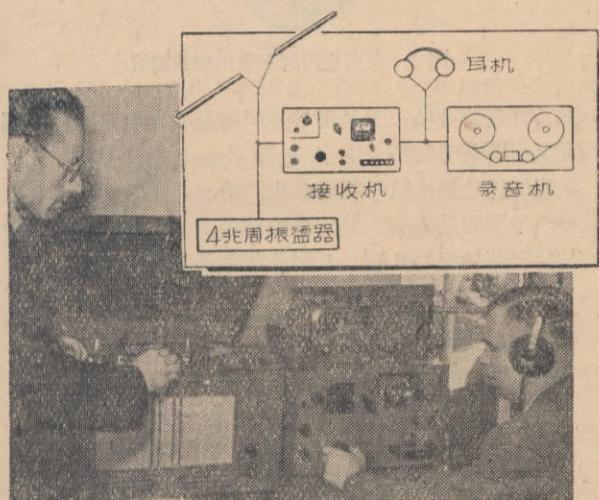


圖 5 測聽人造衛星無線電信號的裝置——照片是列寧格勒的無線電愛好者不用接收機和錄音機測聽信號。(塔斯社供稿)

度為 1—3 微伏的接收機（能接收十公尺或十公尺以下波段的），內有接收等幅振盪的本機振盪（這種接收機按國家無線電器材管理條例屬於受管制的器材——編者註）。接收天線可以用折疊式半波振子，因為信號的頻帶寬度不很寬。天線的水平部分應指東—西方向。

人造衛星飛過某地的瞬間，可以根據收到的信號強度來斷定。信號強度跟發射天線和接收天線之間的距離成反比，因此當人造衛星離接收點最近時，信號強度便最大。這種方法雖然簡單，但不能用來精確地測定人造衛星飛臨的瞬間，因為信號在穿過電離層時會產生不穩定的衰落。

應用多卜勒效應可以使測定的精確度大大提高。所謂多卜勒效應就是指無線電發射機以某一速度移近接收機時，接收機收到的信號頻率便比發射機實際發射的頻率高，或當發射機離接收機遠去時，收到的信號頻率便降低的現象。這時我們用圖 5 所示的裝置來觀測。如果我們是接收頻率為 40.002 兆周的信號，那末可將接收機的本機振盪器調整在 40 兆周。當人造衛星剛進入接收範圍時，設信號頻率由於多卜勒效應而等於 40.003 兆周，與頻率為 40 兆周的本機振盪相拍，經檢波後，在聽筒中便能聽到 3 千周的聲音。隨著人造衛星的飛近，即隨著人造衛星飛行方向與至接收機方向間夾角的增大，衛星飛近接收機的速度逐漸減小，收到的信號頻率便慢慢減小。當人造衛星飛臨接收點上空時，飛近接收點的速度等

於零，即不產生多卜勒效應，收到的信號頻率等於發射的頻率（40.002 兆周）。這時在聽筒中聽到 40.002—40 = 0.002 兆周或 2 千周的聲音。以後，

人造衛星便離接收點遠去，离去的速度起初慢以後快，信號頻率也隨著降低為 40.001 兆周，我們便聽到 40.001—40 = 0.001 兆周或 1 千周的聲音。

人造衛星飛臨接收點的時間，可根據錄音機的錄音來判定。由於收到的多卜勒頻率與時間的關係曲線（圖 6）對發射頻率 f_0 是對稱的，所以 f_0 （40.002 兆周）等於 $f_{\text{最大}}$ （40.003 兆周）和 $f_{\text{最小}}$ （40.001 兆周）的平均值，即 $f_0 = \frac{f_{\text{最大}} + f_{\text{最小}}}{2}$ 。 $f_{\text{最大}}$ 和 $f_{\text{最小}}$ 在放錄音時可加

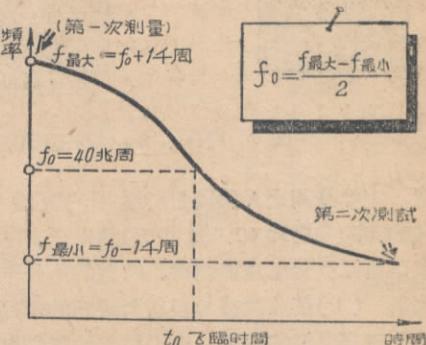


圖 6 多卜勒頻率與時間的關係曲線

以測定。为此，需用圖 7 所示的混頻器，標準振盪器和一付耳机。第一次測量放录音帶最初一段，調節標準振盪器，直至耳機中聽到的拍頻等於零，這時標準振盪器所指的讀數就是 $f_{\text{最大}}$ 。第二次測量放录音帶的最後一段，重複上述的过程，求出 $f_{\text{最小}}$ 。這樣便能按公式求出 f_0 。其後將標準振盪器的讀數設至 f_0 的數值，放录音帶的中間一段，當耳機中的拍頻為零時，立刻使录音帶停止移動，便能找出相當於人造衛星飛臨接收點時的录音位置。在接收人造衛星發射的信號時，同時將電台廣播的標準時間錄在上面，可以知道正確的飛臨時間。

怎样記錄電離層吸收無綫電波的情況

借人造衛星來研究無綫電波在電離層中傳播的情

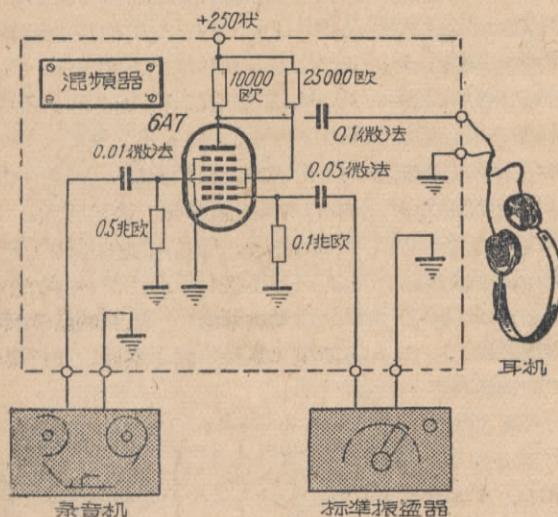


圖 7 測 $f_{\text{最大}}, f_{\text{最小}}$ 用的混頻器

況，主要是測定人造衛星所發射的短波與超短波信號（20,005 兆周和 40,002 兆周）的電平。電平可用輸出測試器或真空管電壓表測得。收到的信號電平決定於兩個因素：（1）接收天線與發射天線間的距離；（2）電離層吸收無綫電波的程度。由於收到的信號電平與距離成反比，而距離是可以測定的，因此信號電平由距離引起的衰減值是可以算出的。實際收到的信號電平因電離層的吸收而小於上述，所小的數值就是電離層引起的衰減。因此，記錄所收到的信號電平的變化情形，就能獲得在人造衛星運行軌道上各處的電離層吸收無綫電波情況的寶貴資料。

記錄所收到的信號電平的方法如下：將一架調諧在 20,005 兆周的短波接收機和調諧在 40,002 兆周的超短波接收機按圖 8 連接起來。兩架接收機分別把人造衛星發

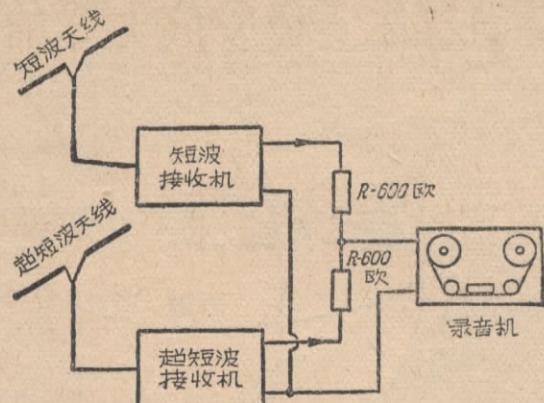


圖 8 記錄人造衛星無綫電信號電平的裝置

射的短波信號和超短波信號接收下來以後，經放大、檢波而變成低頻信號。這兩個低頻信號通過 600 欧的兩個去耦電阻同時錄在磁帶上。因為人造衛星的兩架發射機是輪流發射脈衝信號的，所以就不會產生交調失真。

欲研究所收到的兩種信號的電平时，可將錄音機的輸出接至示波器（圖 9），在螢光屏上便看到不斷變化的兩種信號的波形。由於兩種信號迅速更替，我們的視

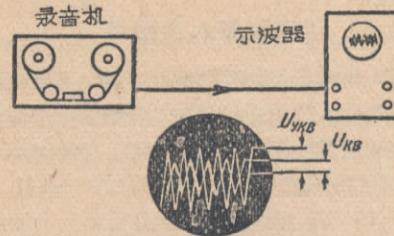


圖 9 觀察電離層吸收作用的裝置

覺又有殘留特性，於是信號便同時顯現出來，它們在幅度上相隔若干距離（圖中 U_{KB} 與 U_{yKB} ），迭置在一起。這兩種信號幅度隨時間而變化的情形，就說明了電離層對兩種不同波長的電波的吸收作用。（朱邦俊根據蘇聯“無綫電”1957年6期、8期及其他資料編寫）

人民郵電出版社
聯合啟事
北京市郵局

各地郵電局十一月份開始收訂 1958 年第一季
度雜誌訂戶，請本刊讀者及時到當地郵電局辦理
預訂手續，以免過期補購困難。

半导体三极管放大器的热稳定

(苏联) B. 巴甫洛夫

用半导体三极管制成的无线电设备里，周围介质的温度变化对整个装置的工作的稳定性有很大的影响。因为锗三极管对于温度变化（特别是升高）的灵敏度要比普通的电子管大得多。这个现象的基本原因是温度影响了半导体物质的导电性。当温度超过 20°C 的时候，在三极管里会产生一些新的物理过程（电流负载者——电子和空穴的迁移率要增加，因为它在加热的时候得到了一部分外加的能量；电子——空穴过渡区内的位置的数值变化），因而就使三极管的参数发生了变化。特别是集电极的电阻 r_k 、发射极开路时的集电极反向电流 I_{KO} 以及集电极短路和基极接地时的三极管电流放大系数 α 等的数值变化最剧烈。其中电流 I_{KO} 的变化对三极管工作的稳定性影响最大，因为这电流是集电极总电流的一部分，而总电流的任何变化将会使三极管工作点发生移动，而破坏三极管的正常工作状态。

图1是表示三极管n1A的 I_{KO} 、 r_k 、 α 和温度的关系（以 20°C 时的值 I'_{KO} 、 r'_k 及 α' 作的比较）。由于基极的电阻 r_0 和发射极电阻 r_s 在温度升高时增加不多，所以在温度升高的情况下 r_0 和 r_s 的变化对三极管工作的稳定性的影响可以忽略。在温度升高到 50°C 时，集电极电阻约比 20°C 时的 r'_k 减小 $\frac{1}{4}$ ，就是说：如果在 20°C 时 $r_k=1$ 兆欧，则在 50°C 时 $r_k=0.75$ 兆欧。这时，集电极的反向电流 I_{KO} 要显著的增加。

三极管参数的变化，将使其放大系数大大地减小，使静态特性曲线偏移以及它的互导减小。图2表示：在温度是 $+20^{\circ}\text{C}$ 和 $+40^{\circ}\text{C}$ 时，三极管n1A静态特性曲线的一般形式。从特性曲线可以看出，温度的升高会显著地改变三极管的工作状态。所以，就正确计算好的半导体三极管当温度发生变化时，其工作也是十分不稳定的。

当温度超过 100°C 时，锗三极管往往就失去了放大的特性，变成了普通的导体了。这是因为在高温下锗晶体本身的导电性成为三极管的基本导电性了，即半导体三极管的作用的基本原则被破坏。这种现象就是所谓“热击穿”——三极管损坏了。虽然，一般的无线电设备不会在周围介质温度这样高的情况下进行工作，然而由于集电极的反向电流 I_{KO} 的加热三极管可达相当高的温度。这现象可以这样来解释：例如，空气温度升到 30°C ，那末电流 I_{KO} 就增加；由此电流增加，三极管的温度又继续升高，这样又使电流 I_{KO} 增大，而三极管的温度再升高……。这样的温度迅速升高过程往往使工作点发生显著的移动，同时使三极管发生热击穿。这一情况，对工作在高温和散热不良情况下的功率三极管特别危险。所以，这种三极管必须要装在紫铜或其它散热良好的物质所制成的散热器内。锗三极管的工作温度一般不应超过 $40^{\circ}\text{—}50^{\circ}\text{C}$ ，而硅三极管由于它对温度的灵敏度较小，所以能在 $70^{\circ}\text{—}80^{\circ}\text{C}$ 温度下工作。

然而，在温度稍高的情况下（如在 $+30^{\circ}\text{C}$ 时），温度的变化也足以破坏半导体三极管的正常工作：在振荡器里会使频率不稳定，而在放大器中将使放大系数减小。为了避免或减小温度对三极管参数的影响，在所有半导体三极管制成的设备中，当温度超过 $+25^{\circ}\text{C}$ 时，必须采用特殊的恒温装置。恒温装置首先使工作点的位置固定，因为锗三极管本身可以在 $+100^{\circ}\text{C}$ 温度下工作，然而由于工作点的移动，三极管的正常工作状态在 $30^{\circ}\text{—}40^{\circ}\text{C}$ 时就已经破坏了。所以在工作点稳定的情况下，设备就可以在较宽的温度变化范围内正常地工作。

稳定三极管工作点的方法有好几种，如可以用一些温度调节元件、热

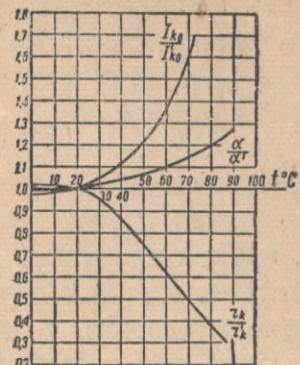


图1

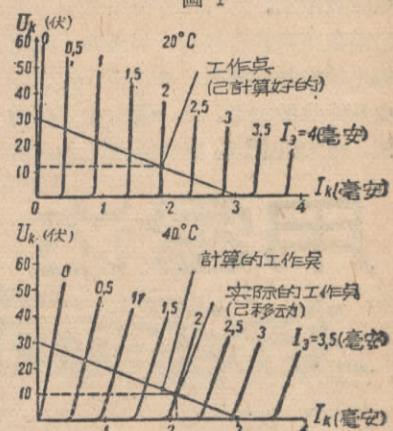


图2

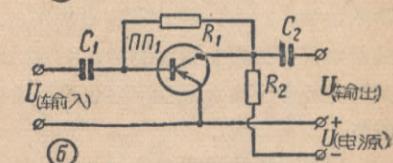
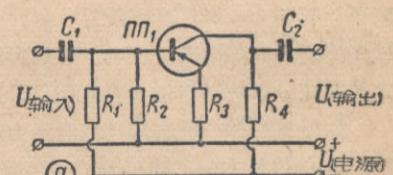


图3

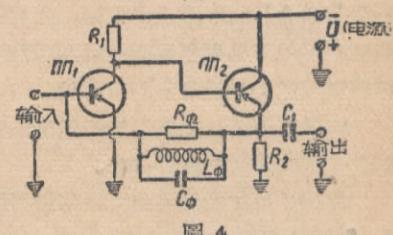


图4

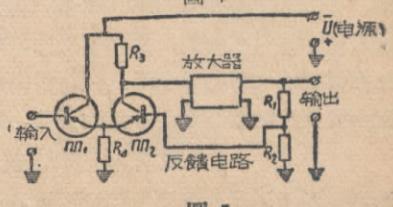


图5

敏电阻、MMT型瓷质热敏电阻或锗二极管来代替普通的电阻作为负载，然而简单、方便同时又可靠的热稳定方法乃是“直流反馈”。

图3a、6是两种热稳定回授电路。在图3a的电路中，基极和集电极之间的回授电路由电阻 R_2 和 R_3 组成。电阻 R_1 是用来供给基极一个固定的负偏压。关于工作点位置所以得到稳定的原因是这样的：当温度升高时，电流 I_{Ko} 就增加，同时集电极总电流就增加。这时工作点本来就应该沿着负载线向下移动，可是由于集电极电流增加的同时，在电阻 R_3 上的电压降也增加了。这一部分电压的增值，经过电阻 R_2 而加至基极上，等

于是加了一个附加的偏压，而这一偏压是使工作点沿负载线向上移动的，这一来就正好补偿了在温度升高下工作点所发生的位置，使工作点固定在原来的位置上。电阻 R_3 的值最好在1—2千欧范围内，电阻 R_1 普通是100千欧，电阻 R_2 是50千欧。

图3b的回授电路其作用和图3a是相同的。在这电路里，附加的电压是产生在放大器本身的负载电阻 R_2 上。它经过电阻 R_1 而加至基极上。这里，电阻 R_1 既作为栅偏电阻，又作为回授电阻。电阻 R_1 在三极管 $\text{P}\text{P}1\text{A}$ 时，最好在40—50千欧之间。采用这样的热稳定电路，温度在60°—70°C以下时，可以得到十分稳定的放大

系数。

在多级放大器中，热稳定可用“多级”回授来实现。图4是一个有热稳定的两级放大器电路（原载一本美国杂志上）。这里，回授元件是一个并联的 $L_\phi C_\phi$ 滤波器，它可以在温度变化时使工作点稳定。线圈 L_ϕ 的作用等于上述放大器中的电阻 R_1 ，因它的直流电阻很小，所以回授很深。这样的回授虽然减小了整个装置的总放大系数，然而却能在很宽的温度变化范围里获得良好的稳定作用。所以，在采用普通锗三极管时，放大系数在周围介质温度高至+98.5°C时仍可保持不变。在用硅三极管代替锗三极管时，放大器的高度稳定性在周围介质温度高至+135°C时尚能保持硅三极管在温度升高到+150°C时所引起的放大系数的变化亦不超过5%。由于 $L_\phi C_\phi$ 电路同时存在着交流回授的缘故，所以在共振频率时的增益值由分路电阻 R_ϕ 来决定。

为了实现半导体三极管放大器的热稳定，也可以接成差动电路（如图5所示，原载一本德国无线电技术杂志上）。这里，两个相同的半导体三极管彼此“相对”联接，在温度变化时，这一对三极管的一切变化都是相同的，但是由于它们是“对称”地联接，极性相反，所以这些变化正好相互抵消。在差动接法的放大器中，三极管 PP_1 和 PP_2 应有完全相同的参数，同时为了使它们处在同一温度状态下，两个三极管的位置应尽量靠近。由于目前工业上所生产的半导体三极管的参数很不一致（约可差30%），因此装在这种放大器中的每一对三极管必须经过特殊的选择。假使随便拿两个同类三极管作为接差动线路用，那么由于它们的参数几乎是不可能相同，因此，要达到完全的热稳定事实上是不可能的。

按差动接法的三极管，可以在+90°C的温度下稳定地进行放大工作。

（顾万章译自苏联“无线电”杂志1957年第4期）

用雷达指挥市内交通

美国西雅图装置了一种控制指挥机动车行驶信号用的雷达设备。这种设备是装在该市第4条南大街和通往民航站公路的交叉丁字路口上。这里每天平均有54300辆机动车通过，而当傍晚热闹的时刻，在15分钟内车辆行驶潮流的方向就要变化三次。在这种情况下，就要求信号指示得非常正确，尤其是区分车辆转弯信号和直驶信号就显得更为重要。

如果在这样一个交叉口装置压力检波装置（当车辆驶近时，利用车辆对街道中心的压力而产生信号的一种设备），需要用钢筋混凝土制成60公分厚的地面，这是一件非常困难的任务。而且还没有谈到另一个困难的因素，就是如果这样做是可能的话，那末，在安装过程中就得组织车辆绕道行驶，在其它各条马路口来往车辆也是很多的情形下，可以说不是一件容易办到的事。

利用磁性检波设备透过60公分厚的钢筋混凝土地面，作用到行驶在每一条宽3公尺的车道上的车辆，同样不能获得应有的效果。再加在这条路下敷有供给地下电车车头3000伏直流电压用的电缆。显然，磁性检波设备就可能变成发出错误信号的策源地。

如果在马路口上能采用雷达检波设备，用来察看打算通过的车辆，那可以算是解决问题的最好办法。

根据该市这条马路交叉口车辆行驶的情况，在马路上空装了4个雷达设备，昼夜不停地发出频率为2455兆赫的带有方向性的锥形电磁波。当车辆进入电磁波射区内便产生频率变化，检波设备的收信设备将发射信号和频率已经改变的反射信号加以比较，得出频差。把检出的差频信号输入指示器，指示器便控制着红绿信号灯的开关，放过打算通过的车辆。

（原载苏联“雷达技术问题”第4期黄洪福摘译）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

利用負阻效應作本地振盪電路的變頻器

程丰宇

本文所要提到的電路在蘇聯的收音機電路中已得到較廣泛的應用，我們可以在一些蘇聯的業余無線電書籍中找到這樣的電路。這裡簡單地談一下這種電路的工作原理，同時介紹幾個實用的電路。

什麼叫負阻效應

我們知道電阻通過電流時要消耗能量，同時它服从歐姆定律。但有些電氣元件如電子管及半導體等在特定的電路工作狀況下會產生如圖1所示的下降特性，亦即產生電壓增加而電流減少或電壓減少電流增加的現象，這樣電壓增量與電流增量之比是負值，不服從於歐姆定



圖1 (左上) 下降特性曲線。
圖2 (上) 四極管的特性曲線

圖3 (左) 鋼二極管的特性曲線

律；換句話說，這種元件在這種工作狀況下具有負電阻的特性。因此把上述現象稱為“負阻效應”。與電阻相反，當負電阻通過電流時它不但不消耗能量反能補給能量。例如四極管在屏壓略低於帘柵電壓時，由於屏極被高速電子擊打所產生的二次電子奔向帘柵，故屏壓略為增加時，二次電子的增加使帘柵流增加，而總的屏流反而減少，因而出現圖2所示AB段的下降特性。某些半導體二極管也有類似特性（見圖3）。

利用負阻效應的振盪電路

上面提到過負電阻能補給能量，假如把負電阻與某調諧回路並聯起來，並且使負電阻完全能抵消調諧回路里的正電阻，則這回路即可持續振盪。圖4是利用

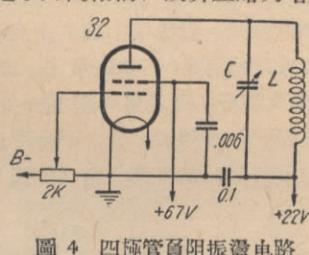


圖4 四極管負阻振盪電路

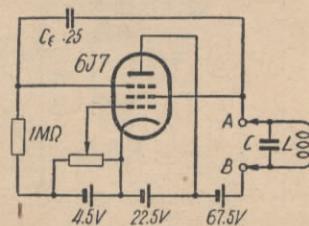


圖5 五極管接成的負阻振盪器，從AB端向左看去，它相當於一個負電阻

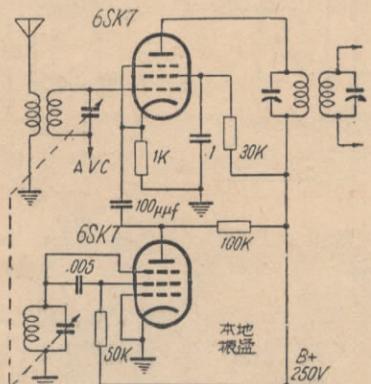


圖6 利用6SK7作負阻振盪器
另一只6SK7作混頻器

四極管32，把屏極電壓降低至帘柵電壓以下獲得的負電阻特性時制成的負阻振盪電路。使用其它電子管時，只要在它的屏壓—屏流特性曲線上找出圖2的AB段的中點的相對屏壓和帘柵壓即可。

下面再談談幾種多柵管接成的負阻振盪電路。

圖5是用五極管6J7連成的負阻振盪電路，它的作用可如下解釋：在某瞬間設帘柵電壓略為降低引起帘柵電流減少，但是抑制柵是通過一個電容 C_e 與帘柵連接，因此帘柵電壓的降低也使抑制柵電位略為降低；由於抑制柵電位降低的作用使屏流減少而帘柵流增加，若抑制柵的這種作用大於帘柵的作用，則總的帘柵電流是增加的；亦即在此時帘柵電壓降低而帘柵流增加，反之亦然。因此，從AB端向左看來有如一個負電阻。接上LC後即可成為振盪器。

圖6圖7即系五極管接成的負阻振盪器用作超外差收音機變頻器中的本地振盪電路。圖7中的6SA7可用6A8、6A7、6L7等代替。

五柵管如6A8、6SA7、6BE6等也可接成負阻振盪器。

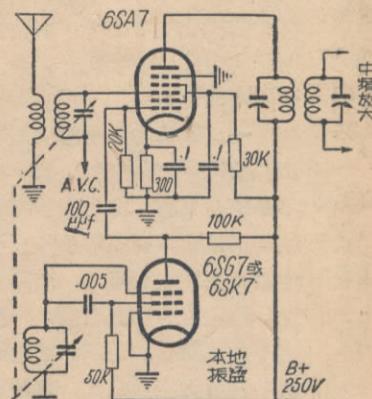


圖7 利用6SK7作負阻振盪器，
混頻管是6SA7

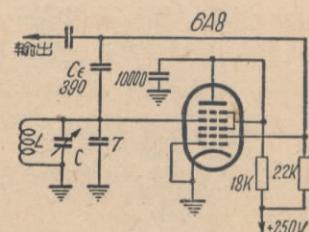


圖8 五柵管6A8負阻振盪器

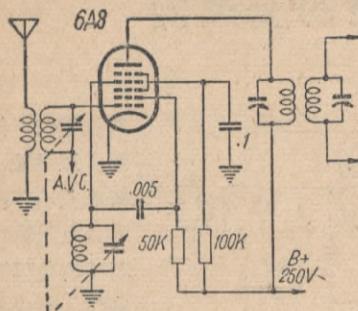


圖 9 用 6A8 接成負阻式本地振盪的變頻器

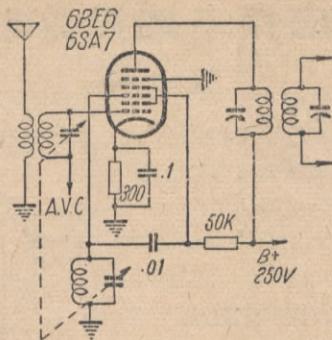


圖 10 用 6SA7 接成負阻式本地振盪的變頻器

如圖 8 所示的電路是利用 6A8 第 4 柵的控制作用比第 2 柵為大的性能組成的負阻振盪電路。當某瞬間第 2 柵產生一電位降時，第二柵柵流 i_{g2} 虽有減小趨勢，但因通過 C_e 的交連，使第 4 柵電位也降低。同時，因第 4 柵的控制作用較大，以致總的 i_{g2} 是增加而不是減小。反之，第 2 柵電位升高時， i_{g2} 減小。如果用 6SA7 代替 6A8（把 6SA7 的第 3 柵代 6A8 的第 4 柵），也可得到同樣結果。

下面介紹兩個用五柵管的負阻振盪變頻電路。

本刊今年第 5 期上，曾經介紹過關於北京牌收音機交流聲突然中斷及雜音大的產生原因與修理方法，現繼續介紹以下幾種現象的產生原因及修理方法。

一、收音時聲音忽大忽小：這種現象有些類似收聽突然中斷的現象，但聲音僅是變小而不是完全沒有，着手檢修時發現一切電壓電流值均很正常，更換電子管也不解決問題，開始懷疑是變頻級有問題，故又用了另一只收音機，按圖 1 方法接線後，並無此現象發生，證明不是變頻級的毛病，又用上述方法去檢查本機功率放大級（6V6）也是正常的，這時肯定是由複級（6B8C）的毛病，經檢查結果是因為該級簾柵旁路電容器 C17 內部接觸不良，換一個好的電容器後，故障就消失了。

二、無聲：這裡所談無聲不是一般電壓加不上或其他一般機器常見的情況，而是無聲時，電壓、電流均正常（包括振盪柵壓）。用起子接觸 6V6、6B8C 柵極均有正常的“喀喀”聲和“嘟嘟”的低放聲，触动雙連電容器的兩定片組及天綫均有“喀喀”聲，照理是應當收到信號的，但是在電台的位置上，有時仅有尖叫声，此時若去調整中頻變壓器的鐵粉心，只

圖 9 的變頻電路就是把圖 8 電路里的第 1 柵接到信號輸入電路上；圖 10 是用 6SA7 或 6BE6 等五柵管制成的變頻器。

負阻振盪器的優點

負阻式本地振盪器較一般形的本地振盪器穩定；而且電路很簡單，振盪線圈沒有抽頭，因此用於多波段的收音機中可省去一檔波段開關，減少了因波段開關不良而發生的故障；同時也省去了自己繞制線圈時調整抽頭的麻煩；並且可以把多波段的振盪

線圈繞成一個採用抽頭的線圈，只用普通的波段開關就在轉換波段時將其他波段的線圈短路（見圖 11）。

自己裝置有收音機的業余家想試驗一下上述電路的話，只要更動這根接線換一個電阻和電容就可以了。

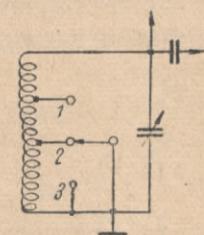


圖 11 用于負阻振盪器中的多波段振盪線圈

有 T_3 及 T_4 的次級有影響，調諧初級時不起作用，故考慮到 T_3 上并聯的一只 100 微微法云母電容器有問題，拆下換上一只就好了（原來尖叫声是中頻差拍而產生），如果沒有現成的電容器，可以把機器上 C_{24} 100 微微法旁路電容器（云母的）拆下來使用。

去掉中頻旁路電容器 C_{24} ，對電路不會有很大影響。從線路上看，當電位器旋至最大音量時 C_{24} 短路，最小音量時 C_{24} 到地。故只有當電位器旋到中點時才起作用。此時 C_{24} 與 C_{16} 510 微微法串聯後到地總容量約 80 微微法，當電位器旋到中點時因中點接線是一根離隔線分佈容量約 30 微微法，對 465 千週的容抗僅有 10 千歐左右，還是可以起着一定的旁路作用。實際試驗證明，去掉 C_{24} 後，不會產生任何寄生回授，僅對音量控制特性略有改變（如圖 2）這是沒有多大關係的。

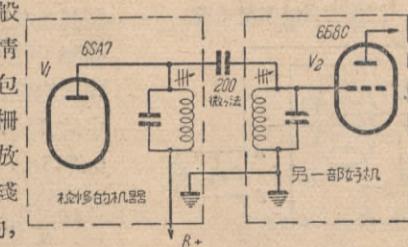


圖 1

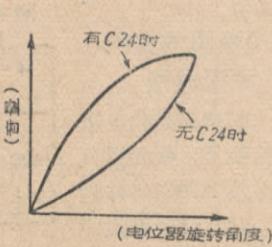


圖 2

多名学员达到了三级报务运动员的标准，西安市一初中
马斌同志达到了二级报务运动员标准。（符清学）



1

西安市业余无线电活动

1956年7月16日至8月18日，西安市举办了无线电辅导员训练班，学员有90多名，都是各校的优秀学生。他们回校以后，就成了校内无线电活动的小教员和组织者。据统计，1956年全年全市有36个学校共1000多人参加了无线电活动。

今年1月6日举办了全市第一次业余无线电报务运动竞赛。在竞赛中，有25人获得奖励。6月9日，由市六中倡导，有部分学校一起举行了校际对抗赛。通过这两次比赛，大大鼓舞了全市的业余无线电爱好者。

今年2月间，市体委又在西北国棉三厂试办了全市第一个工厂无线电训练班，每星期日活动两小时，报名的有700多工人，因限于条件仅吸收了80多人参加，现在这些学员已经了解了电学的基本知识，打下了收发报的基础。

今年7、8月间，全市又举办了110人的无线电辅导员训练班。分为机务班、二级报务班、三级报务班。经过近20天的学习，机务班学完了交、直流电路，无线电基本原理，并且按装了矿石机、1—3灯收音机；三级报务班的学员每分钟能抄混合小码45字，数码65字，发混合码40字，数码50字。并且还学会了矿石机和一灯收音机的制作；二级报务班是去年各学校的辅导员组成的，他们一般能抄混合码75字/分，数码90字/分，发混合码65字/分，数码80字/分。并学会了一些电台通信规则和矿石机、一灯收音机的安装。在结业考试时，有30



2



3



4



5

1. 教员正给学员们讲解三灯机原理。

2. 按线路图装好了收音机，不妨再按收音机的线路画一张图。

3. 收音机快要装好了，测量一下试试看。

4. 西北国棉三厂无线电训练班女学员们在练习发报。

5. 学员们在野外进行无线电话通信实习。

用充电法延长干电池的使用期限或使废干电池复活

用充电的办法使废干电池复活的試驗已經有不少人做过，并收到一定的效果。

根据已經进行过的試驗，無論是A电、B电、D电（手电筒用的小电池）或組合电池，也無論是錳粉电池，空氣电池，鋅汞电池，还是疊層鹼性干电池，都可以用充电法复活（空氣电池較錳粉电池复活的效果好）。按所用的电源及不同的控制充电方法，我們暫且把各种充电方法归纳为这样兩种：一种是用直流电（或整流后波紋因数較小的脈动电流）充电，一种是用脈冲电流充电。

現在先將兩种方法的相同部分叙述如下：

用充电法延長干电池使用期限 或使廢干电池复活的原理

关于原理，到現在还没有詳尽的研究結果。但大体上可以同意这样的見解：由于化学作用，干电池在放电时在炭極周围会产生电阻很大的氯气，这叫做“極化作用”。新的干电池能由电池内部的“去極剂”吸收氯气，一般錳粉干电池的去極剂就是二氧化錳。二氧化錳中的氧是不稳定的，遇到氯气，就化合生成水。干电池用久后，去極剂就逐漸失效，于是炭極周围就积了一層氯气，电池內阻升高，放电电压降低放不出电来；但此时起化学作用产生电动势的电池有效物質，却远沒有利用完。例如一般干电池的有效物質主要是鋅皮。从理論上講，每1.2公分重的鋅应能产生1安时的电量，一个D电池有19公分鋅（国际标准），約能产生15.8安时的电量，但实际上只能放出3—4安时。所以鋅皮利用率只有19%—25%。国产D电池由于原料及技术上的种种原因，每个还放不到1安时，鋅皮利用率只有6%。由此可见：干电池用完后，只要能消除極化作用，就能降低其內阻，使有效物質繼續充分地發揮作用。充电的結果，可以在炭極上析出氯、氯極易和氯化合成氯化氯，所以氯是一种很好的去極剂。它可和殘余的二氧化錳共同完成去極任务，使干电池“复活”。因此，一个干电池往往可以充电复活好几次，直到有效物質耗尽为止。对一般錳粉干电池來說，有效物質耗尽的外部标誌就是鋅皮愈用愈薄，最后穿成許多孔，这时就不能再复活了。

什么样的廢干电池易于用充电法复活

在充电前，應該觀察一下电池的状态，判断其能否复活。根据上述原理及实际經驗，易于复活的条件是：

(1) 电解液未干。如果干了，就要在鋅筒上刺孔，用蒸馏水或食鹽水浸泡（不要用井水）。

(2) 活动物質尚未耗尽。鋅皮不太破爛。

(3) 电尚未完全放完。一般可以电池的放电端电压（以标准电阻为負荷）或短路电流来判断放电的程度。放电程度愈小，复活效果愈好。

此外，以大电流放电放完的电池，較小电流放完的电池易于复活（因为大电流放电时極化作用較劇烈）。剛放完电的电池較放完后擱置較久的电池易于复活，因为剛放完电时，極化作用所形成的氯是初生态氯，較易和氯化合；擱置時間長后，会起复杂的化学变化，去極就較困难。

經驗証明：凡鋅皮完好者，一般不須泡水就能复活。以标准放电电阻放电时电压在0.6伏以上者，廢小电池短路电流在0.5安以上者，一般不須泡水，均能复活（量短路电流的安培表范围应大些，以免将表燒坏）。鋅皮稍破者，电解液干涸或擱置过久不及上述标准者，須將鋅皮小孔上的白色物質用小刀刮去，然后用水浸泡4小时左右；若鋅皮表面破爛很少，还需用錐子錐几个小孔，使水充分浸透到电池内部。用水浸透后，在鋅筒表面，尤其是在破爛了的地方，或刺穿小孔的地方，應塗上一層溶解了的石蠟或透明漆，使电解液不易干燥或流出来。浸透后的电压一般能达到1.3伏。B电及組合电池因系很多小电池組成，不宜泡水。

充电时綫路連接的基本方法(圖1)

被充电的电池，可以接成串并联，視直流电源的額定电压及电流容量而定。但应在被充电的电池中按前节所述办法挑选一下，并尽量使同一次充电电池的新旧程度一致。


充电时，需加以控制的主要有充电电流及充好的时间。因此，在条件不够时，电压表可以省去。

充电电流的大小視电池及充电电源的容量而不同。对一定容量的电池來說，如充电电流稍大，则时间稍可縮短。但充电电流太大了会使电池过热，發生电糊溢出、鋅筒漲大等現象，且复活后的电池电动势降落也快。若充电电流太小，则充电时间延得太長，为了調節充电电流的大小，在圖1中串联了一可变电阻。

下面再介紹直流充电及脈冲充电的一些具体經驗。

(一) 用直流电充电

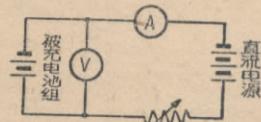(1) 充电电源：單个电池可以用一般的直流电源。在有交流电的地方，可用整流器；沒有交流电的地方，可用蓄电池，或圖1 干电池充电时的綫路連接者利用与油机給蓄电池充电的机会，將干电池和蓄电池



并联起来。有人試驗將 32 节 A 电分成兩組，每組 16 节串联起来，兩組都并联在 24 伏蓄电池上，当蓄电池充满时，干电池也就充满了。用这个方法时，最好在干电池回路内串联一个可变电阻及安培表，以便能控制通过干电池的充电电流，避免干电池过热。

直流电源的电压，应使加到每个电池上的电压較电池原来的額定电压高一些，譬如在复活單个 A 电或 D 电池时高 1.5—2.5 伏左右。

(2) 充电时机：一般在放完电后。

(3) 定电流充电：主要控制电流(自始至終保持不变)及时间。充电电流对 A 电及 D 电池來說以 0.2—0.3 安为宜。关于充电时间，某些試驗者所得的結果是：3—6 小时(不泡水)；或 30—90 分鐘(泡水)。

(4) 定电压充电：主要控制开始充电时的电流(A 电 500 毫安，D 电 300 毫安)，控制好后即不必再行在中途調節。随着充电

時間延長，干电池端电压漸增，充电电流即自行逐漸減小。采用这种办法很方便，但充电时间一般來說較定电流充电为長(因为开始充电电流不能过大)。在白天用干电池，晚上有市电的地方采用这种方法特別合适。只須在临睡前充上电，第二天就可以用。

(5) 充电終了时的电压升高：用直流电充电完毕时，开路电压都升高到額定电压以上，每节 A 电达 2.0—2.1 伏。所以如充电后需立即使用时，应先放掉一些电，使开路电压降到 1.6 伏以下，如充好后不馬上使用，则电压会自行回落到 1.5—1.6 伏。开路电压回落曲綫如圖 2。

(6) 复活的效果：不泡水，定电流充电后能恢复到原来容量的 50% 或 50% 以上，一般可复活 4 次，但每次复活所得的容量是遞減的，泡水后可稍增加复活容量。新电池用完后立即复活，最多时曾复活了 10 多次，增加放电总容量 3 倍以上(不計預先放掉的电量)。

有人用整流器对組合电池进行定电压充电試驗，試驗證明：对整流器的濾波要求并不严格，估計波紋因数大些，充电效果反会更好(參閱脈冲充电法)，因此，充电时最好不用整流器的濾波器。

在組合电池中，通常 B 电复活率較低，大半是因为其中有些 B 电池太破爛，將破爛的拆下，換上單个 B 电后，又可繼續充电和使用。

(二) 用脈冲电流充电

(1) 充电电源：产生脈冲电流最方便的方法，是在半波整流器上并联一个电阻。由于負荷是純电阻，所以輸出电压和电流的波形是一致的。这样，整流器输出的电流波形就如圖 3 所示。經過多次試驗，当正方向的电

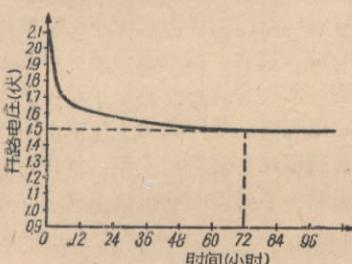


圖 2 在干燥空气中电压回落曲綫

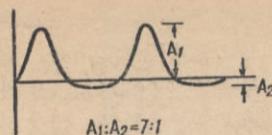


圖 3 采用脈冲电流充电法时
整流器输出电流波形

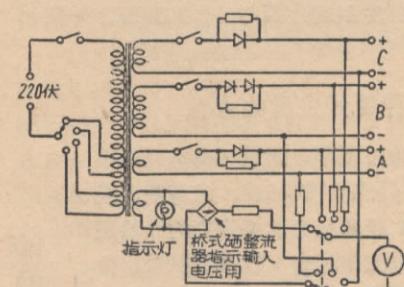


圖 4 脈冲电流充电法的线路连接

流峰值和反方向的电流峰值之比为 7:1 时(圖 3)，充电的效果最佳。

用脈冲电流充組合电池的线路如圖 4，圖中各元件的数据，由于各种組合电池不同而異。

(2) 充电时

机：充电最好在干电池每次使用后立即进行，这样效果最好。如充电間隔时间延長，則效果降低(当然完全放电后再充电也不是不可以的)。

(3) 每次充电以电压作为判別充电是否終了的根据，而不規定时间。这样可以保持电池电压的稳定，不会过高过低。充电終了时的电压約為額定电压的 110%。譬如 A 电，額定电压为 1.5 伏，当用直流电压表测量，电压升到 1.65 伏时，充电就可終了。这样去掉充电电源，稍加擋置，就能回到 1.5 伏左右。

(4) 复活的效果：电池电压稳定，放电总容量可增加 3.5 倍。

直流充电法和脈冲充电法的比較：

| 比較項目 | 直 流 充 电 | 脈 冲 充 电 |
|------------|------------------|------------------|
| 1. 复活效率 | 較低 | 較高 |
| 2. 复活后的內阻 | 較高 | 較低 |
| 3. 复活后的端电压 | 升高，收音机使用前要放掉一些电量 | 較平穩，适合收音机的要求 |
| 4. 充电时机 | 放完后再充，管理方便。 | 最好每次使用后就关，管理比較不便 |
| 5. 充电电源 | 較方便，沒有交流电的地方也能采用 | 沒有交流电的地方不能采用。 |

总之，脈冲充电比直流充电法更有效，但較不方便。其所以更有效，是因为用直流法充电时，为了避免电池發热，充电电流不能太大，充电电压不能太高。由于电流总是想沿內阻最小的途徑通过，所以大部分充电电流只通过干电池的上層，难以深入到各个部分。用直流充电法复活所得的容量，一部分系来自端电压的升高，但內阻的下降並不显著。用脈冲电流充电时，通过脈冲的时间很短，电流的峰值虽然很高，但平均电流仍然很小，不会使电池过热。瞬时的大电流脈冲，就可以使充电电流在电池內分佈比較均匀，提高复活的效率。

最后，無論采用那种方法充电，一定要注意复活后的干电池电压。如电压太高，譬如 A 电超过 1.6 伏，对电子管会有严重损害。

(駱如楠整理)

德意志民主共和国 RFT 厂的产品 IG19-2 型磁带录音机，交电公司有售。许多人認為該机性能不好，录音失真度大，杂音大等缺点，有些已买了的單位很感失望。这些缺点在我們剛購到这种机器后的最初一段使用時間內，也有同感，但經過改进操作技术，获得了良好的录音效果，証明并不完全是机器性能不好，使用技术不当，是录音效果不好的主要原因。

現將我們已經注意到的几項改进方法概括介紹如下，供大家参考。

获得良好音質的办法

(一)录音时在选用磁帶方面最好全部使用德意志民主共和国的“矮克發”牌磁帶，录音效果最好。英國 SCOTCH 牌和捷克斯洛伐克的黑粉磁帶可能因录音偏磁电流不配合，經多次試录，效果都不能令人十分滿意。录一般报告还可凑合，录音音乐的高音部分，就有显著失真。同时捷制黑粉磁帶，磁粉脱落的还很厉害。

(二)录音时，从扩音机輸送給录音头的音量电平不能过大，要使录音机上的調幅震虹指示灯在最大音量时，只有微小的闪光，中常的音量不应有闪光。我們曾用三四架这样的新机器反复試录，結果只要闪光一显著，即造成過調幅失真，特別在录音音乐的高音时，录下的声音最不悅耳，而且声音沙啞。

(三)扩音机的音質調節器不要开到最大(最右)，最好往回轉二三度，这样可以供給末級强放管以适当的負回授电压，使强放級失真度減到最小，录出音來柔和动听；音質調節器开得太小，高音被削減得太厉害，录出音來就会發悶。

(四)录音时最好增添一只調压变压器，使供給录音机的电源电压經常保持在 220 伏上下，电压波动范围最大不应超过±5 伏，否则馬达轉數不稳定，造成录音抖动和失真。

(五)該机自带的是晶体話筒，保存条件要求很严，除应注意避免强烈振动和避免周围空气过冷过热外，在防潮上更应特別重視。去年夏季連日陰雨，我們的話筒放在通風的櫃子里，結果全部受潮。受潮后的晶体話筒，輸出电压減小，声音失真沙啞，录音效果很坏。

(六)該机使用的喇叭，我們認為在电力容量上小了些，与扩音机 4 瓦輸出电力不够相称。只要音量稍許开大，声音就發勞刺耳，音色拖泥帶水。同时因喇叭和扩音机裝在一只木箱里，喇叭聲音一大，木箱就强烈振动，使电压放大管 EF12，發生微音器效应，發音中杂有不悅耳的振动杂音。这种情况在录音时因扩音机音量开小，或用原机假負荷电阻代替了喇叭，还不显著，但在放音时，特別是供 100—200 人收听时，既要把音量开大，这种現象就很显著，听众意見很大。因此，我們

把原机喇叭拆除，换用国产雷声牌 20 公分音圈总阻为 5 欧的永磁紙盆式喇叭，并把它單独裝在一只大木箱里，这样电力容量上比較合适，音圈阻抗也能配合（原机輸出变压器上有 5 欧抽头），同时喇叭和扩音机不裝在同一箱里，也免除了声音振动而引起的微音器效应。經過改裝，無論在音量、音質上都有显著改善。我們認為原扩音机的線路設計是較好的，不应隨便更動。

減少杂音的办法

(一)工作时前置放大器要远离扩音机和录音机。录音机也要和扩音机放置成一定角度，这样可免除彼此間交流杂散磁场的强烈干扰，大大減少了录放時由前置电压放大部分檢拾的強烈交流声。

(二)录音机，前置放大器和扩音机，在使用一定时间后，有时会产生强烈的交流声，这时可調整这三部分灯絲回路內的平衡交流声的 100 欧可变电阻的中心抽头位置，我們有三架机器都是做了这一步調整，而把交流声減到最小。

(三)倒帶时把磁帶从导片滑輪上取下，不經任何滑輪直接將磁帶从右盤倒回左盤，这样可加快倒帶速度，也減少了磁帶面磨損和因磨損而造成的杂音。

几种变通使用的办法

(一)录音磁头不需任何調整，即可在磁帶上进行上下邊录音(見本刊 57 年第四期)。这种录音方法，可以大量节省磁帶，而并不降低录音质量。但用这种方法收录的磁帶，只可在这种型式的机器上进行放音，而不能在長隙磁头的录音机上放音(如国产鐘声牌磁帶机)，否則，会同时放出一正一反的兩种声音，混乱不堪，不能听聞。不过在長隙磁头上收录的磁帶，只要磁帶走速合适，可在該机上放音而沒有显著失真。

(二)由于录音机和扩音机分开裝置，体积不大，因此录音机可以象电唱机一样單独携帶到任何有普通扩音机的地方去进行放音，只要把它的輸出接到普通扩音机的拾音器輸入插口，非常方便。


(三)如扩音机损坏，一时修理不及，也可用普通 5 灯外差收音机代替，录音质量并不降低。不过要求数收音机的質量較好，末級电子管最好是用 6F6 或 6V6 作甲类放大。只要把前置放大器接收音机的拾音器插口，录音机輸入端串联 -0.5 微法电容器接末級电子管的屏極，再在录音时把喇叭断开，改接一和喇叭音圈阻抗相等的假負荷电阻。

(四)如果录音机上的傳动皮帶断了，市上又根本配不到这种規格的皮帶，碰到这种困难，可用流动电影放映机上收片臂上的鋼絲帶來代用(各地电影器材公司都能买到)，試用效果很好。

使用 RFT BG19-2 型磁帶录音机的

陳立

国产 103 型交流再生式三灯收音机

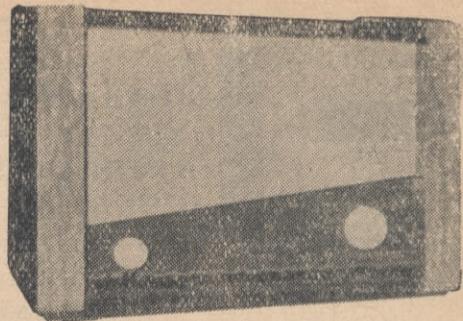

103型三灯收音机是采用国产电子管制成的，結構簡單，省电，它的主要技术規格如下：

1. 电路結構 用一只五極管6Z1II檢波，一只6Z1II接成三極管作音頻功率放大。6U4II半波整流。線路見圖 1。

2. 接收频率範圍 500—1600 千週。

3. 音頻输出功率 最大 0.3 瓦。

4. 电源 220 或 110 伏，50 週交流。功率消耗 12 瓦。

这个收音机設計的原則是尽可能节约用电，減低成本。因此在电路安排，电子管及零件的选用方面，力求做到省电、效率高、零件少；在机械結構方面也力求簡單，便于大量生产。現就檢波、音頻放大、电源供給和机械結構四个部分說明如下：

檢波 再生檢波选用銳截止五極管 6SJ7，它的跨導是 5.2 毫安/伏(6SJ7 只有 1.65 毫安/伏)，所以灵敏度較高，6Z1II 的灯絲电流只有 0.17 安，几乎是 6SJ7 的一半，很省电。

为了提高調諧線圈的品質因数和节省地位，線圈采用蜂房繞法，繞在直徑 8 公厘的塑膠管上，并在線圈管里加用磁性瓷鐵粉心。用線和圈數見下表：

| 綫圈 | L_1 | L_2 | L_3 |
|------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 用綫 | 58 号(直徑 0.15 公厘)漆包綫 | 三股 45 号(直徑 0.07 公厘)編織漆包綫 | 三股 45 号(直徑 0.07 公厘)編織漆包綫 |
| 圈數 | (天1)至(天2)20圈 (天2)至(地)6圈 | 58+58 圈(分兩段) | 28 圈 |
| 綫圈样式 | 單層密度 | | |
| | 蜂房式 | | |

L_1 繞在 L_2 外面，單層平繞， L_1L_2 間垫以厚約 1 公厘的黃蠟布。 L_2 的电感为 255 微亨。距 L_2 下边 3 公厘繞 L_3 。

L_2 、 C_2 構成并联諧振回路，变动 C_2 的容量調諧接收频率， C_2 的容量最大 360 微微法，最小 10 微微法；加上电路中的分佈电容(包括線圈 L_2 的分佈电容及 6Z1II 的輸入电容在內)約 15 微微法，实际調諧电路中最大最小电容量的比值为 $\frac{360+15}{10+15} = 15$ 。根据公式 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ，可以看出，当 L 的值不变，电容量 C 最大与最小的比值的开方等于频率 f 最小与最大的比值，所以频率比 = $\sqrt{15} = 3.88$ 。假定 C_2 旋到最大容量时与 L_2 諧振于 500 千週，那末， C_2 旋到最小容量时將諧振于 500 \times 3.88 = 1940 千週，超出了广播波段的范围。因此增加了一个和 C_2 并联的半調整电容器 C_1 (容量 5—25 微微法)，

使 C_2 最大最小电容量的比值减小，恰好縮小到广播波段的范围，500—1600 千週。在大批生产中，各元件的电气参数(L_2 的电感，分佈电容， C_2 的最大最小电容等)不会絕對相同，有了半可变电容器 C_1 和可调节的铁粉心线圈，就可以很方便的校正每个收音机的接收频率范围。 C_3 是再生电容器，制作方法是用直徑 0.11 公厘(41号)的單絲漆包綫繞在直徑 1.6 公厘(16号)的鍍銀銅线上，共 50 圈。 C_3 也可以用一只半調整电容器代替。

R_4 是调节再生用 500 千欧电位器(与电源开关装在一起)，兼作音量控制。检波管 6Z1II 的帘栅电压对收音机的灵敏度影响很大，調整时在天 2 与地間接入 2—3 毫伏 900 千週的信号(400 週 30% 調幅)，逐渐减少 C_3 的圈数，当 6Z1II 的帘栅电压在 20 伏左右(用內阻每伏 20000 欧的电压表测量)，音頻输出最大(用內阻每伏 8000 欧的交流电压表串接 0.1 微法的电容器在扬声器兩端測量)，这时 C_3 的容量为 30—40 微微法。

音頻放大 一般用 6V6 电子管作功率放大的五灯收音机，输出功率虽然大，可是在家庭使用时，常嫌音量过响，把音量控制器开得很小。根据这种情况，再結合省电和減低成本，选用了 6Z1II 作功率放大管。但 6Z1II 的內阻太高(300 千欧)不适合配用的 10000 欧舌簧式喇叭，所以把它接成三極管使用。6Z1II 接成三極管后功率消耗如下：陰極总电流 12 毫安，乙电功率消耗 2 瓦，灯絲功率消耗 1 瓦，总功率消耗 3 瓦。不仅用电省，而

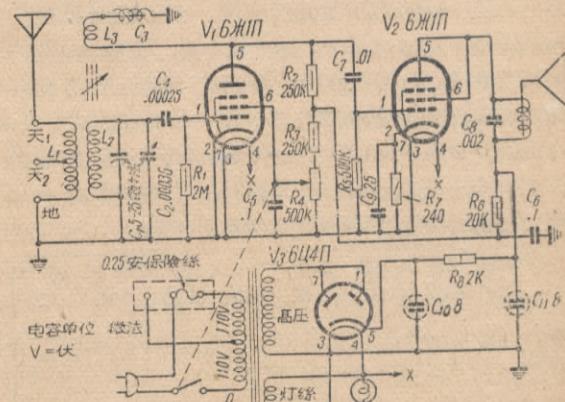


圖 1

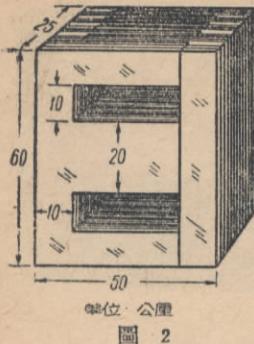


圖 2

且可以配用舌簧喇叭，省去输出变压器，减小电源变压器和滤波电阻的容量。

电源供给 全机乙电电压 200 伏，最大电流 14 毫安（音频放大 12 毫安，检波 2 毫安以下），用 6L4P 电子管半波整流，原因是：

1. 由于乙电电流很小，电源变压器的高压线圈用线很细（直径 0.1 公厘，(41 号)），采用全波整流后，用线更细，圈数是半波整流的 2 倍，不如半波整流用线粗，圈数少，可以减少绝缘层数和绕线地位，缩小体积。

2. 虽然半波整流效率较低，但电源变压器大部分系供给灯丝电源，乙电所占比重不多，仅约 $\frac{1}{5}$ 。整流管 6L4P 两个屏极接在一起，最大输出可达 140 毫安，现只用 14 毫安，负荷极轻，这样全波整流与半波整流的效率高低差别在全部电源供给中极不显著，所以决定采取半波整流线路。

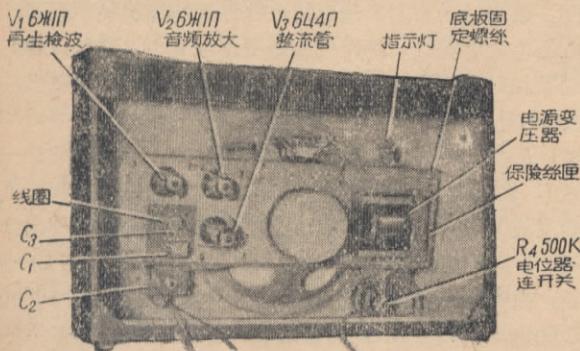


圖 3

电源变压器用日字型铁心（图 2）硅钢片每片厚度 0.35 公厘，每个变压器用 66 片（每三片一叠对插）重 0.39 公斤。铁心磁束密度按 11000 高斯/平方公分设计，每伏 9.1 圈。次级无负荷时高压 220 伏，灯丝 7.0 伏。全负荷时电压降落 10—12%。次级高压电流按直流电流的两倍计算即 28 毫安。灯丝电流两个 6X11P 为 0.34 安，一个 6L4P 为 0.6 安，再加指示灯 0.25 安，共计 1.2 安。铜线截面按电流密度 3—4 安/平方公厘计算。用线线径和圈数见下表：

| | 初級 0—110 伏 | 初級 110—220 伏 | 次級 高压 220 伏 | 次級 灯丝 7.0 伏 |
|------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 线径 (公厘) | 0.19(36号) | 0.15(38号) | 0.11(41号) | 0.71(22号) |
| 圈数 | 1000 | 1000 | 2000 | 6+ |

电源变压器初级 110 伏 220 伏两用，不采用普通五灯机的两个 110 伏线圈串联接法，而采用不同线径抽头方式，这也是为了结构比较简单。一方面初级 0—110 伏与 110 伏—220 伏之间不需另加绝缘，也少用一根引线，另一方面还可以省掉电源电压变换插头及插座，只要变动保险丝管的位置，即可改变电源电压，使用也很方便。

由 R_8 、 C_{10} 、 C_{11} 组成的滤波器供给音频放大级，再经过 R_6 、 C_6 滤波后供给检波级。

机械结构 由图 3 可以看出底板是与扬声器的助声板平行的一块铁板，扬声器助声板的两端有两个木块（见图 4），是用来固定底板的，扬声器被紧压在底板与助声板之间，不必另用螺钉固定。 C_1 、 C_3 和线圈安装在一塊長方形膠板上，膠板下面的底板左、上、右三面切开，向内向下与底板折成 90°，作为 C_2 的支架。电位器 R_4 的支架另外焊在底板上。底板左右两端各装有固定条一个，然后再用大螺丝将固定条装在助声板的两个木块上。在拆卸底板时，不必拆下木螺钉，只要将底板四角的四个机器螺钉旋下即可。

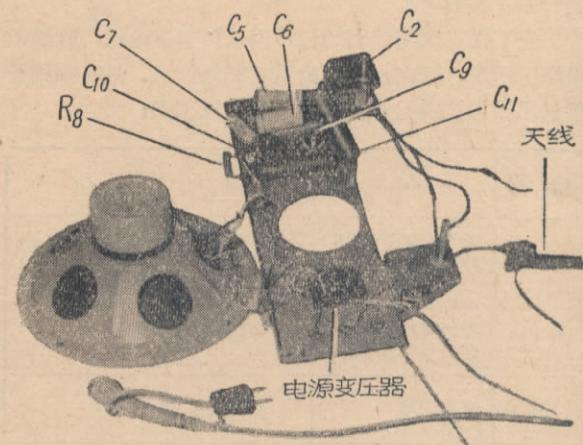


圖 5

底板内零件地位见图 5，修理时可将助声板取下平放在工作台上，底板两端支持在助声板的两个木块上，作为支架。每个收音机随带 5 公尺长的软接线一条，一端接在天 1 上，是为了使用者的方便，只要将这条软接线打开，悬挂在室内，即可用作室内天线，不必另外架设天线。如使用室外天线应将这条接线取下。

业余无线电爱好者仿制时，如不能自制蜂房式线圈，可在直径 25 公厘的线圈管上用直径 0.15 公厘的漆包线（38 号）绕 110 圈作为 L_2 ，在离 L_2 的近地端 2—3 公厘处，用同号线绕 20 圈为 L_3 ，在 L_2 近地端外面垫牛皮纸 2 层，用同号线绕 L_1 ；天 1 到天 2 20 圈，天 2 到地 5 圈。

（北京公私合营广播器材厂技术科）

苏联李日 B3D 电工厂設計成功一种新型的帶超短波波段的收音、电唱兩用机，名为“留克斯”(PK-156)，并已投入大量生产。

“留克斯”牌电唱收音机是一种11灯的台式超外差式收音、电唱兩用机，該机可以收听調幅和調頻兩种广播节目，并可放送唱片，它所包括的收音机和一架万用式电唱机合裝在一个机壳内。

这种电唱收音机的底板、机件和零件都是小型的，是按照苏联無綫电技术工業部各厂生产中所采用的統一規格設計的。

电唱收音机的重量为 27 公斤，較之英国出产的机器为輕，尺寸为 625 × 450 × 365 公厘，也比英国机器小。

該种电唱收音机可应用 110、127 和 220 伏几种交流市电来供电。

收音时消耗电力不超过 85 瓦，放唱片时不超过 100 瓦。


該机有六个收听波段：長波——2000—722.9 公尺(150—415 千週)；中波——577—187.5 公尺(520—1600 千週)；第Ⅲ短波——75.9—54.5 公尺(3.95—5.5 兆週)；第Ⅱ短波——57.7—40 公尺(5.2—7.5 兆週)；第Ⅰ短波——31.9—23.0 公尺(9.4—13.0 兆週)；超短波——4.65—4.11 公尺(64.5—73 兆週)。

調幅收音电路的中頻为 465 千週；調頻收音电路中采用中頻 8.4 兆週。收听調幅广播时，中頻通帶寬度可在 4 到 13 千週范围内平滑地加以调节；收听調頻广播时，中頻通帶寬度在 180 千週以上。

在輸出功率为 50 毫瓦的情况下，長波、中波和短波时的灵敏度为 20—50 微伏；超短波(輸入端阻抗为 300 欧)时的灵敏度为 5—10 微伏；如采用机內磁性天綫，则長波和中波时的灵敏度为 5—10 毫伏。

調幅收音电路在失調 ±10 千週时的鄰波道選擇性大于 60 分貝；調頻收音电路在失調 ±250 千週时的鄰波道選擇性大于 30 分貝。

在超短波天綫插孔处的本机振盪频率的电压不大于 40 毫伏(当輸入端

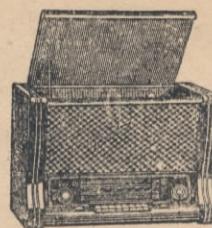

苏联 “Molc”“留克斯”牌 电唱收音机

阻抗为 300 欧时)。

接收調幅广播节目时，自动增益控制能保証当輸入端电压变化 60 分貝时，输出端电压的变化不大于 8 分貝；接收調頻广播节目时則能保証不大于 16 分貝。

本机的額定輸出功率为 6 伏安；最大輸出功率为 8—9 伏安。

当輸出功率为額定值时，調幅收音电路在調制度为 60% 时以及調頻收音电路在頻移为 50 千週时的声压非綫性失真，在 200—400 週一段频率上不超过 7%，而在 400 週以上各频率上則不超过 5%。

額定輸出功率时，拾音器插孔处的灵敏度为 100—150 毫伏。

音量控制范围为 60—70 分貝。音調控制是平滑調节的，并單独分裝。音調控制能保証频率特性曲綫的低頻端有 15 分貝的变化范围，在高頻端有 20—26 分貝的变化范围。

电唱收音机輸出端的哼声电平比額定輸出功率电平低 50—60 分貝。

“留克斯”牌电唱收音机的收音部分(圖 1)是按照調幅收音电路和調頻收音电路有一部分混合的电路設計的；其特点是高頻电路和其它电路完全隔离，以及兩种收音电路从中頻放大器开始混合，合用公共的电子管。

調頻收音电路的輸入电路、高頻放大器和变頻器合裝在一个單独的超短波方盒内。这部分应用电子管 6H3P，用抗磁性鐵心來調諧，在厂中調整时就用它來取得同調。这样的装置具有优良的屏蔽作用，并在構造上使得超短波部分与其它部分完全隔离。它的高頻放大器第一級应用电子管 6H3P(Π_1)，并采用中和电路，以提高高頻增益。为了避免單柵变頻管的屏極回路和本机振盪回路間相互影响，在超高頻屏極电路內接了一个电容电桥。变頻作用是在第二个三極管(Π_6)內完成的，它的过渡电容也另行加以补偿，以提高中頻增益。

調幅收音电路的高頻部分也裝成單独的一部分，用鍵式波段轉換开关进行轉換。短波上的預選器是一个高頻放大器，应用电子管 6E4P(Π_2)，它的屏極和柵極电路中均采用單回路。長波和中波的輸入裝置都設計为帶通濾波器的形式，以取得較好的選擇性。調幅收音电路的变頻器采用一个新的电子管 6H1P(Π_3 ，三極六極管)，并采用变压器式电路的本机振盪器。机內磁性天綫系供長波和中波时应用，它是一个可轉動(180°)的铁淦氧磁体鐵心，長 140 公厘，直徑 8 公厘，固定在專門的支架上；外面套有長波和中波段輸入綫圈(L_{19} ， L_{20})。这种天綫可以用来进行定向收音，旋到一定方向上，便能收到位于那个方向上的电台。由于定向作用，收音时干扰电平很低。

中頻放大器应用电子管 6H1P 和 6E4P，这部分全部是供兩种收音电路合用的：調幅收音电路应用电子管 Π_4 ， Π_5 ；調頻收音电路应用电子管 Π_3 (仅六極部分)， Π_4 和 Π_6 。由于兩种收音电路的中頻相差很大(465千週和 8.4兆週)，因而兩种收音电路的中頻回路可以串联起来使用，而不必另加轉換设备。

調幅收音电路的中頻通帶寬度，是以移动第一、第二中頻变压器柵極回路綫圈(L_{41} 和 L_{45})的方法來加以平滑調節。应用三回路濾波器是为了能提高調幅收音电路的选择性。在第一中頻变压器中，未工作的一收音电路的綫圈需將其短路，这是为了防止中波段信号的諧波进入調頻收音电路。

合用的檢波器應用電子管 $6 \times 2\pi$ (J₁)，對於調頻收音來說這是一個非對稱的分式檢波器；而對調幅收音來說是一個帶負荷的二極管檢波器。合用的主要原理在於調幅收音電路和調頻收音電路的檢波回路互相串聯，以及合用一個檢波電子管。調頻收音電路中應用兩個二極管，而調幅收音電路中只應用了一個二極管，另一二極管只在高頻上經過電容器 C_{17} 與地接通。必須指出，後一二極管電路不應允許直流成分通地，否則公共負荷中將有第二個二極管的電流流過，這將引起顯著的非線性失真。分式檢波器的兩臂用半可變電阻 R_{30} 來調整到平衡，以消除寄生的調幅。

自動音量控制應用在兩種收音電路中，它應用一個三極管 $6H2\pi$ (J₅₆)，接成二極管使用，它的陰極電路中還接有整流器輸出的延遲電壓。

低頻放大器包括三部分：第一部分是前置電壓放大級，應用電子管 $6H2\pi$ (J_{8a}, J₉ 左半邊)；另一部分是倒相器，應用一個三極管 $6H2\pi$ (J₉ 右半邊)，第三部分是一個推挽輸出的功率放大級，應用電子管 $6\pi14\pi$ (J₁₀ 和 J₁₁ —— 高互導五極管)。


電子管 J_{8a} 屏極電路內有一個與頻率有關的分壓器，平滑地變動它的動臂，可以調整低音音調。調整高音音調的方法是採用負回授，從輸出變壓器次級線圈回授到電子管 J₉ 的陰極電路。

本機各部零件位置安排如圖 2。高頻部分在中央，旁邊是中頻放大級，右邊是電源部分，左邊是檢波級和低放級。對於調幅、調頻混用的收音機說這樣放置是合理的，因為電源變壓器與低放部分遠離可以減低交流聲，並使得電源變壓器能不裝在底板上，以免底板上裝了笨重的變壓器而感到不便和攜運時使底板變形。此外，磁性天線和最後一級中頻變壓器能以相互遠離。

本機具有如下各控制元件：①鍵鈕式波段轉換開關，要轉換波段只消按入適當按鈕即可，按入一個波段的按鈕後，就使得它所控制的六個刀

圖 1 留克斯牌電唱收音機線路圖

音量調：無小數點的音量調旋鈕。
電容：數字右有 K 的是千分之一。
有 ‘.’ 的是百分之一。
注有水印的零件表示所用材料。
 β =大 β =長

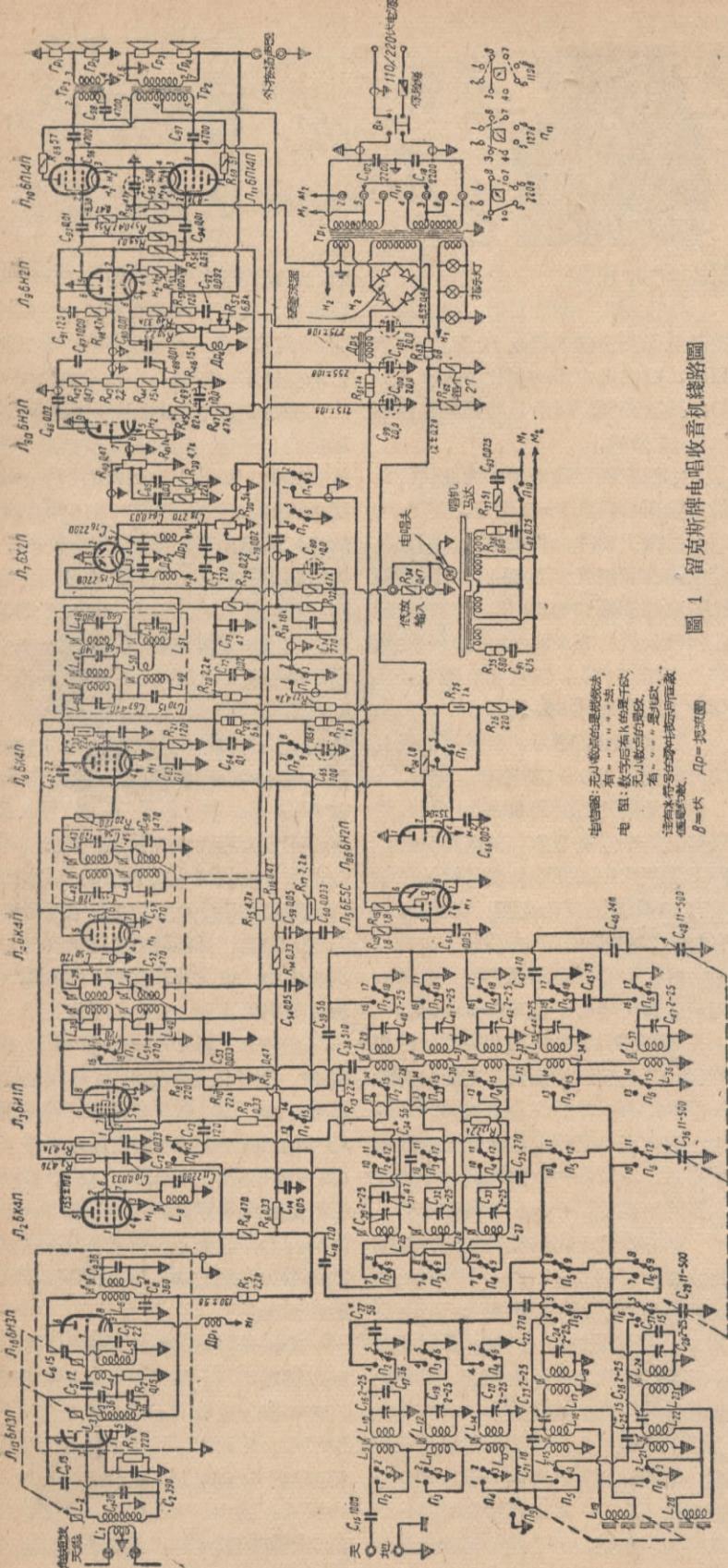

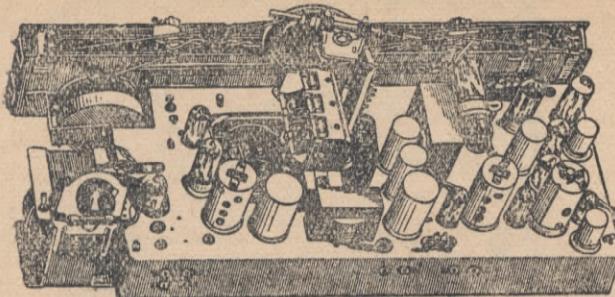


圖 2

(每刀二擲，如圖 3 所示)同時轉換到新接點上，以完成該波段的各部電路；②鍵鉗式電唱收音轉換開關，也是按鈕，控制三刀，每刀二擲（見圖 3）；③鍵鉗式電源開關；④調幅收音的調諧旋鈕；⑤調頻收音的調諧旋鈕；⑥定向收音用的磁性天綫開關和調節裝置；⑦音量調節旋鈕；⑧音調調節旋鈕。用鍵鉗式波段開關的優點是轉換波段時沒有中間的過渡位置，因為按下任一鍵鉗，則原來接通的鍵鉗立即釋放，這樣的開關壽命也較長；另外開、關機器與音量控制器位置無關。

本機所包括的萬用式電唱機是ЭПУ-III型的。唱頭是壓電陶瓷體做的。電動機可有兩種轉速，即每分鐘 78 轉和 $33\frac{1}{3}$ 轉兩種。唱頭上裝有兩根剛玉針，以便放送普通唱片和密紋唱片之用。針尖所受重力為 12—14 公分。這種電唱機配合本機專門設計的發音系統，所得音質相當優美。拾音器具有 75 到 7000 遷的放音頻帶。拾音器的非線性失真不大於 3—5%。電唱機附有自動啓止裝置，能半自動地啓動，以及唱片放完時唱盤能自動停止轉動。

本機的發音系統共包括兩個 5ГД-14 型橢圓寬帶揚聲器 (Gp_3 和 Gp_4)，裝在正面) 和兩個 1ГД-9 型橢圓高音揚聲器 (Gp_1 和 Gp_2)，裝在側面)。這樣的裝置使得發音質量極好，在 50 到 12000 遷範圍內都有優良的音質；並且在收音機前水平面上 180° 角度的區域內有無方向性的音響頻率特性，在 60 到 12000 周範圍內都能保持這種無方向性音響特性。為了擴寬揚聲器的音域，它的紙盆上裝了一種專門的

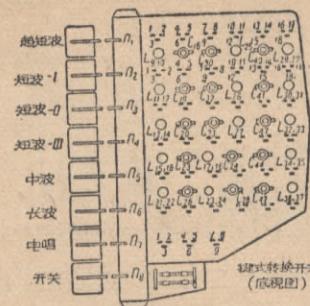


圖 3 鍵式轉換开关底視圖

號角。正面的揚聲器尺寸為 260×170 公厘；側面的揚聲器尺寸為 160×100 公厘。側面的揚聲器 Gp_1 和 Gp_2 是經過單獨的高頻變壓器和輸出端連接的，該變壓器初級串聯的電容器是為了阻止 1—2 千週的低頻通過。

本機內採用小型三連可變電容器供調幅收音電路調諧之用，其容量為 12—510 微微法。為了調節的穩定起見，

寬度的方法是沿着中頻變壓器的軸向移動柵極繞圈，移動距離能達 15 公厘。

本機的所有回路繞圈中都採用鐵淦氧磁體鐵心。這樣可以大大減小繞圈尺寸和所包括零件的重量；並可用單心線代替多心線來繞繞圈。

(趙大和根據蘇聯“無線電”雜誌
1957 年第二、第四期摘譯)

晶体濾波器

試制成功

“晶体濾波器”在上海市無線電管理處試制成功。該器為單邊帶及新式移頻收發信機的主要部件，它的試制成功，對提高機件性能起着很大作用，並為今后制作單邊帶收發信機提供了條件。圖示技術人員正在作最後測試工作。

(蕭超起)



兩個小型方盒是晶体濾波器

選擇性優良的矿石机

黃日昇

圖 1 是本機線路，圖 2 是繞圈圖。繞圈的繞法是在一個直徑 38 公厘的紙筒上，用直徑 0.378 公厘的漆包線(28 号) L_1 密繞 64 圈，每 8 圈抽一頭，尾端接地線； L_2 密繞 56 圈，

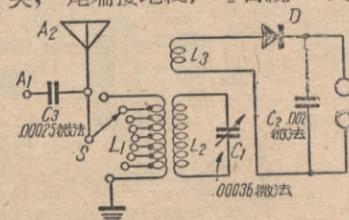


圖 1

與 L_1 相距 15 公厘； L_3 密繞 24 圈，與 L_2 相距 6 公厘。繞好後，用蜂臘煮一下以後再接線。

本機要用優良的天地線，適用於電台較多的大城市，如北京、上海等地。



圖 2

拾式

交流一灯机

胡北初


現在介紹一架簡單的交流收音机，不用电源变压器，零件也用得很少。圖1是本机線路，下面就講一下線路中零件的用途： C_1 、 C_2 是天綫电容器，它可以增加收音机的选择性；同时使天綫上不帶市电；如果电容量选择得合适，还可以消除收音时的啞点現象。 C_1 、 C_2 的电容量范围可以在40—100微微法之間，天綫長的时候，容量可选用得大些，如果天綫短，容量就要小一些。 C_1 、 C_2 一般采用云母电容器，用紙介电容器也可以，耐压應該有600伏。

C_3 是調諧电容器，它与天綫綫圈 L_1 、 L_2 組成調諧回路。

C_4 与 R_1 是柵極檢波元件， C_4 一般采用0.00025微微法、云母电容器， C_4 可以隔断柵極到調諧綫圈間的直流电路。 C_5 是再生調節电容器，容量一般是0.0001微微法。 C_6 的作用是在 C_5 定片与动片短路时，可以使电子管屏極与陰極間不被短路，从而保护了电子管的整流部分。 C_7 是傍路电容器，使高频成份由 C_7 旁路通过，不通过耳机，以减少声音的失真。 C_8 、 C_9 是濾波电容器，可以使整流后的电流变得更加平稳，因而減少收音中的交流声。 R_1 是柵漏电阻，由于从陰極飞往屏極的电子，有时也会跑到柵極上去，越聚越多，便会引起失真。 R_1 便是給这些停留在柵極上的电子跑回陰極的一条便道。 R_1 的阻值一般采用2—4兆欧， R_2 是保护12SL7整流部分柵極的电阻。在这个回路中，12SL7的右半个三極部分是当作整流管使用的，柵極与屏極連在一起当作屏極使用，这时如果不加 R_2 ，那么在柵極上通过的电流太大可能燒坏柵極，以后就不能再当作三極管使用了。 R_3 是濾波电阻，阻值自5—10千欧。阻值大时，濾波作用較大，但降压也大，因而使屏压降低；阻值小时，虽降压較小，但濾波作用却又差了些。

R_1 、 R_2 的功率可用1瓦的， R_3 可用2瓦或3瓦的。

圖1中与12SL7灯絲串連的电灯泡，可用220伏、30瓦的。耳机用4000欧的。 K 是

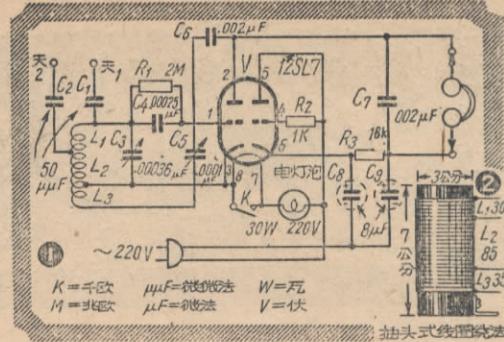

开关。



本机綫圈的制作方法是：用直徑3公分、長7公分的膠管或硬紙管作为綫圈筒，用直徑0.41公厘（27号）漆包綫15公尺作为繞綫。先在筒的下端作支架一个（圖2）。再在距筒的上端半公分处开始，密繞30圈，抽一头为 L_1 ；再密繞85圈，抽一头为 L_2 ；再密繞35圈为 L_3 。总共繞150圈， L_1 、 L_2 是調諧綫圈， L_3 是再生綫圈。底板的尺寸及制作可見圖3。

全部零件准备停妥后，即
可开始安装。先將綫圈、管
座、 C_3 、 C_5 較大零件参考圖3
裝好，然后开始接綫，实物接
綫見圖4。

試听前，必須先將耳机接
好，然后再接上电源。如果不
接耳机先接电源时， C_8 就
有可能被整流后峯压击坏。

試听时，如發現再生力过
强，可适当減少再生綫圈 L_3 的圈数；再生力过弱，就要
适当增加 L_3 的圈数。在試听时，如發現耳机內有交流声
时，只要將电源插头反插即可消除。

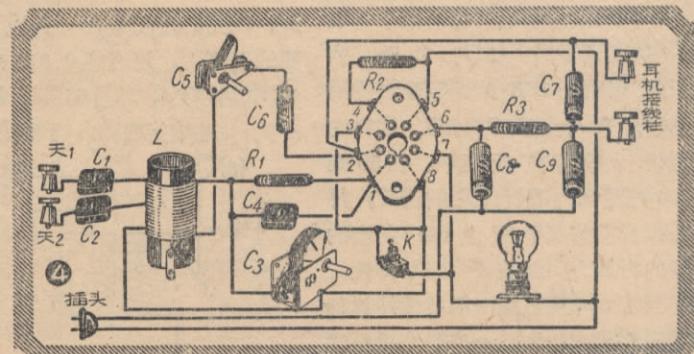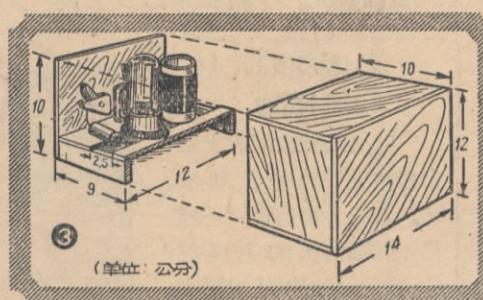本机 C_3 、 C_5 的动片旋軸帶有市电，所以旋軸上用的
膠木旋鈕，一定要絕緣良好，本机所选用的零件如 C_1 、
 C_2 、 C_6 、 C_8 、 C_9 等也要合乎耐压規格，以免發生触电危
险。



簡易交流單管收音机

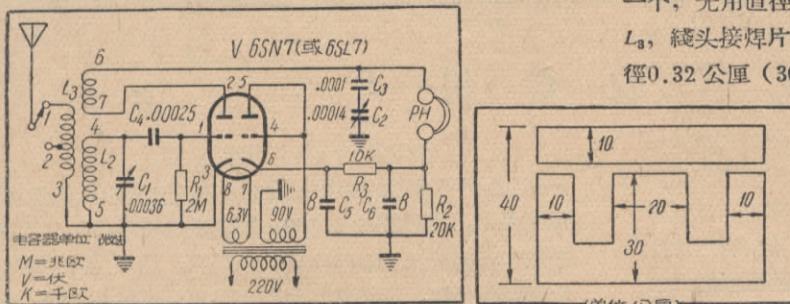


圖 1

用一只电子管6SN7，裝了一架簡單交流收音机。它的線路圖如圖1。

線圈可以買現成的三回路再生線圈，也可以自制。制法如下：用直徑38公厘、長75公厘的膠筒或厚紙筒一个，先用直徑0.15公厘(38号)的漆包綫繞50圈作 L_1 ，綫头接焊片6，綫尾接焊片7。距 L_1 3公厘处用直徑0.32公厘(30号)的漆包綫繞80圈作 L_2 ，綫头接焊片4、綫尾接焊片5。距 L_2 3公厘处用直徑0.15公厘徑漆包綫繞50圈作 L_3 ，在25圈处抽头，綫头接焊片3、綫尾接焊片1，抽头接焊片2。見圖2。

电源变压器若自制时，鐵心型式及大小如圖3，疊厚25公厘。电压每伏为15圈，初級220伏用直徑0.12公厘(40号)的漆包綫繞3300圈，次級灯絲电源6.3伏綫圈用直徑0.56公厘(24号)的漆包綫繞94圈，高压90伏綫圈用0.12公厘徑漆包綫繞1350圈。

全机实体接綫圖如圖4。这架收音机結構簡單、制作容易，性能很好，机壳不帶电，所以也比較安全。 (陈 繩)

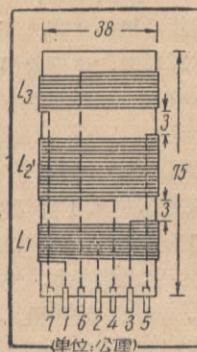


圖 2


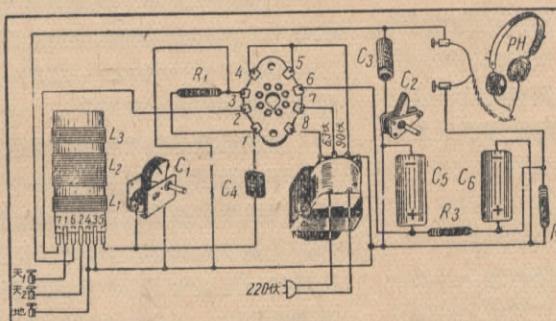


圖 4

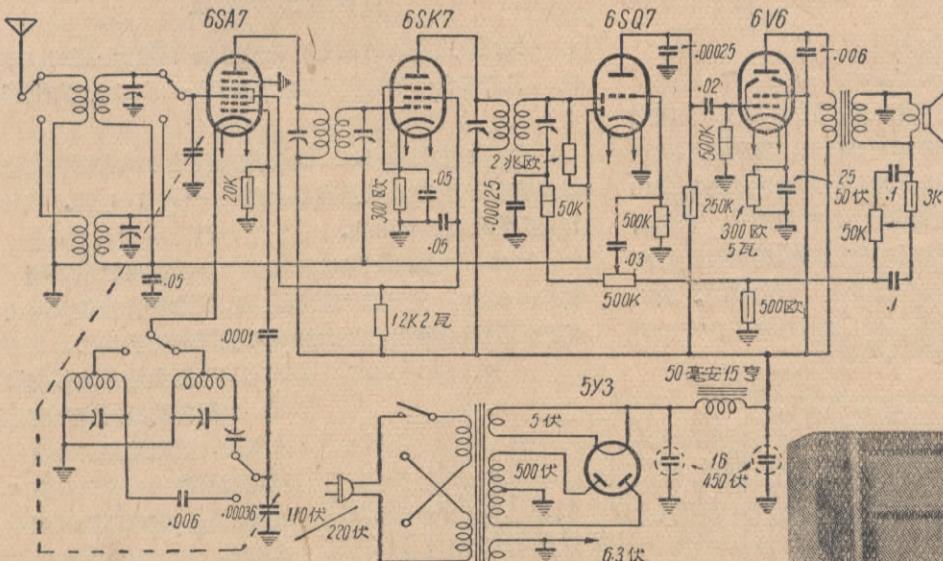

5702型交流五灯
超外差式收音机

——天津市公私合
营强声电机厂出品

中波段500-1600千周
短波段6-18兆周
电容器单位-微法
—— 1/2 瓦
—— 1/4 瓦
K - 千欧

资料





高放式收音机—I

文月

响些，再响些

从矿石机、单管机、二、三管机的具体制作上，我們相信讀者們一定取得了很多經驗，我們也相信大家一定还想裝一架比三管机还“响”还好的收音机，那末，應該怎么着手呢？

有些讀者們可能會想到，我們裝过的三管机不是一級檢波加二級低放嗎（圖1）？檢波級從高頻電波里把低頻檢出，然後經過低放級把聲音放大，使喇叭發出宏亮的聲音。那末我們要使聲音“响”，多加几級低放不就行了嗎？這個想法很容易理解，但是我們說它有着致命的缺点。

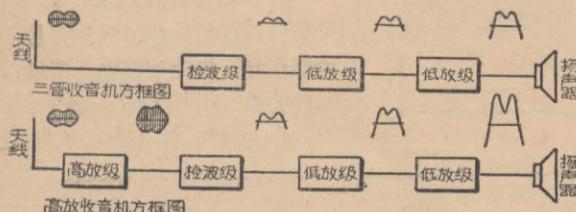


圖 1

假定每級低放級放大10倍，那末原來三燈機上我們有二級低放，共計放大 $10 \times 10 = 100$ 倍，我們為了使聲音响，多加了二級共計四級，那末放大倍數成為 $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10000$ 倍，這在裝置上就有困難了。在第8、第9期講設計底殼和零件排列時會說到排列不當會因回授（輸出端感應回輸入端）而產生振盪，引起嘯叫。我們從上面計算證明，二級低放要回授1/100的電壓才產生叫

聲（這是不考慮別的條件而說的，回授1/100，放大後正好是1，仍能回授1/100，因之永遠有叫聲），而四級低放只要回授1/10000就產生叫聲，這一點點回授是難以避免的。當然就容易發生叫聲。再進一步說，即使不發生叫聲，也會因低放級放大能力太強，外界有一點點低頻雜散電壓時，就在喇叭中產生很大噪音。

根據這個道理，我們說多加低放級無益有害。因此我們不在低頻上動腦筋而在高頻方面考慮，這樣就出現了“高放機”這一名字。一般用這稱呼來表示：“具有高頻放大級的再生式收音機”。

高放機就是在未檢波前先把天綫上來的高頻信號放大一下再行檢波，這樣就使聲音“响”了（見圖1），按術語來講就是靈敏度高了。讀者們也不用怕引起叫聲，因為高放級放大的是高頻，低頻回授不到它那裡去，它本身只加一兩級也不会產生高頻振盪。假如高放級里具有調諧電路時，還會大大的增加選擇性（用通俗的說法是“夾音”少了，後段詳述）。

不調諧式高放機

不調諧式高放機就是高放級里沒有調諧電路的高放機，下面結合一個實際線路來說明一下工作原理（圖2）。

在圖2里我們可以看到後面三級是與以前講的三管機沒有什麼兩樣，只是多了最前面一只1T4管。這只1T4就是作為高放用的。

天綫上的高頻信號電壓加在100千歐電阻R₁兩端，加到1T4(V₁)的柵極與陰極之間，經過電子管放大幾十倍在屏極回路輸出，放大原理與低放級完全相同，只不

過它的屏極負荷是高頻扼流圈。高頻扼流圈對高頻有很大阻力，因此輸出信號電壓就在扼流圈上產生一個較大的電壓降，這電壓降通過電容器C₂交連到再生檢波管1T4(V₂)去。在以後的工作就與三管機完全一樣。這樣的高放級可以使信號放大10倍至60倍。

這種高放級很簡單，容

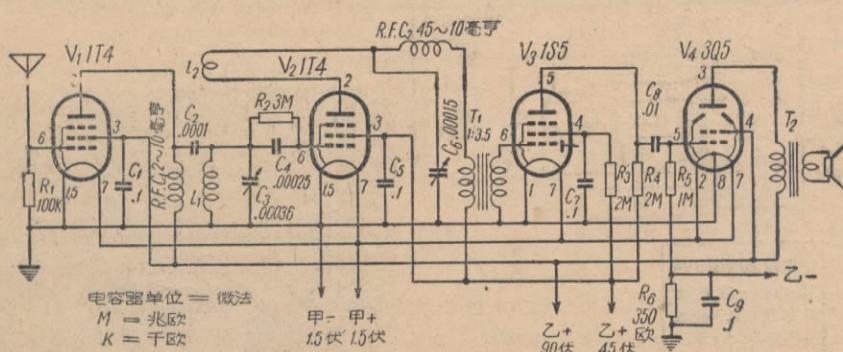


圖 2 不調諧式高放機線路

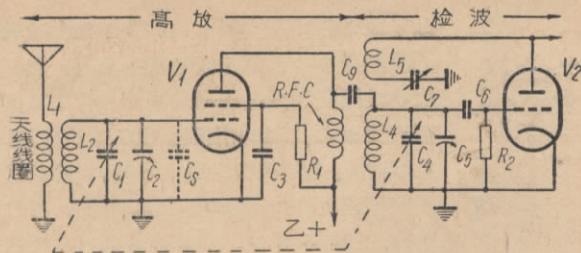


圖 3 調諧式高放機的高放級

易制作，也达到了一般目的：“声音响些”，但是总的說来这种方法还有缺点，就是不能避免夾音（尤其电台多的地方），同时把杂音也放大了。所以不如采用后面所述的調諧式高放机。

調諧式高放机

調諧式高放机就是高放級具有調諧电路的收音机。它的基本綫路見圖3，在高放級柵極电路有了調諧电路。当天綫上的高頻信号电压在天綫綫圈 L_1 上产生降压后感应到高放級柵極調諧电路，假如調節 C_1 使調諧电路与这个信号的频率諧振，那末 C_1 兩端的信号电压很大，加到高放管 V_1 柵極上的这个电压也很大，而其他频率的信号因不与調諧电路諧振，加到柵極上的电压很小。这样就起了选择所需电台的作用。加到柵極的信号电压經過放大在屏極电路扼流圈 RFC 上产生信号电压降，通过 C_2 交連到檢波級去。后面就与普通的二、三管机沒有分別，因此，檢波級后面的綫路我們不再画出。

調諧式高放与不調諧式高放同是加一級高放，到底有何不同呢？有兩点。第一点：柵極加了一个調諧电路，因为調諧电路本身也有电压放大作用，因此調諧式比不調諧式同样加一級，灵敏度就高了許多。第二点：整个机器有了兩個調諧电路（高放級一个，檢波級一个），选择性就高了。我們假定每一个調諧电路在諧振时电压放大40倍，而对某一不諧振频率只放大10倍。那末用一級調諧电路时它們的比是 $40/10$ ，即4倍；如用兩級調諧电路則對諧振信号放大 $40 \times 40 = 1600$ 倍，对某一不諧振信号放大 $10 \times 10 = 100$ 倍，它們的比是 $1600/100$ ，即16倍，这样要听的信号就比不要听的信号强16倍，通俗說法也就是夾音少了。

因为調諧式高放級至少有兩個調諧电路，因之必然有兩個可变电容器。我們可以想像，当我们要收听一个电台时，需要兩只手來調整电容器，調节到兩個电容器諧振于同一频率，而且要諧振于要听的信号频率，这是很不容易調整的。尤其在短波段，用这种办法更难調到要想收听的电台。怎么办呢？我們把兩個可变电容器的軸連起来——同軸，也就是采用市上出售的双連可变电容器（見第五期27頁圖3）。这样高放柵極电路的可变电容器轉多少角度，檢波柵極的可变电容器也轉一个同样的角

度，也就是兩個电容器不論轉到任何角度，它們的电容量都保持相同，因此只要調节一只可变电容器就能收到电台了。

但是这也不是“万事大吉”了，因为一个調諧电路是由整个电路的电感 L 与电容 C 組成的。可变电容器电容量相同了，电感量不一定完全相同，即使电感量完全相同，但每一級电子管的柵極与陰極導線以及柵極与零件之間的分佈电容量 C_s （圖3）还是不相同的，因之兩級調諧电路也不是完全相同，可能仍然收不到电台或收到的电台声音很輕。因此在圖3中我們就加上了 C_2 和 C_5 兩只半調整电容器（修整电容器）。这两个电容器在机器裝好之后进行校正，使得可变电容器 C_1 、 C_4 旋到任何角度时，它們的諧振频率完全相同，这过程叫“校正同步”。 C_2 、 C_5 在校正好后，使用时就不用再动。同步的方法后面还要談到。

另外，讀者們一定看得出来，上面所画的兩個綫路，高放級电子管都是用四極管或五極管的。为什么不用三極管呢？

我們知道，兩個导体中間夾一个絕緣体就成为电容器。电子管屏極是金屬板，柵極是金屬網，都是导体，中間真空是絕緣体，因之屏極与柵極之間也構成了一个电容器 C_{gp} （見圖4甲）。这个电容器的电容量很小（一般約自8微微法至0.001微微法），对低頻阻抗很大，其影响可以忽略，而用在高頻放大上时，因为电容器对高頻阻抗很小，容易使屏極的高頻电能回授到柵極去引起高頻振盪，而在耳机里产生噓叫声。所以，三極管不宜用作高頻放大。

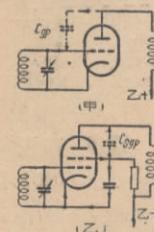


圖 4 三極和四極管高放級

四極管或五極管在屏柵之間夾入了帘柵極（五極管还有抑制柵極），这样虽然屏極与帘柵極之間也有电容量 C_{SGP} ，但帘柵極經過一个电容器和陰極接通（圖4乙），所以即使有高頻电流，也經過这个傍路电容器流入陰極，对柵極就沒有影响，不致产生振盪。所以，高放管一定要用四極或五極管。

高放級的輸入輸出电路

这里所举的几种輸入輸出电路，都是适合于業余爱好者条件的。

輸入电路 輸入电路就是指从天綫至高放級柵極这一部分，不調諧式的可見圖2，調諧式的一般有圖5甲、乙、丙数种。圖5甲是直接交連式，主要好处是簡單。它的天綫电容器 C 的电容量約10—150微微法，可以用来改变声音的清晰度，假如沒有可变电容器，也可用一100微微法固定电容器代替。綫圈抽头位置可以在机器裝好后調节，使声音最响。圖5乙是变压器交連式，好处是可以升高电压，同时干扰也少得多。这种电路也可

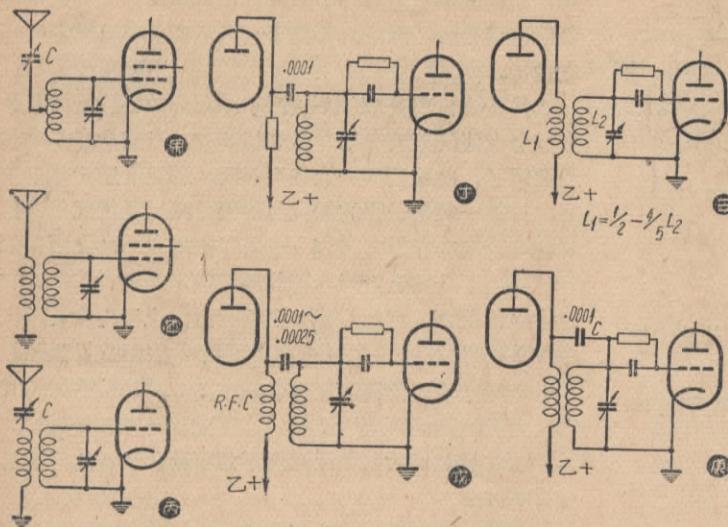


圖 5 高放級的輸出入電路

以串聯一個天綫電容器 C(圖 5 丙)。

輸出電路 輸出電路就是指高放級屏極至檢波級柵極的電路。輸出電路以電阻交連式(圖 5 丁)為最簡單，但電阻上要降掉直流電壓，使得高放級靈敏度降低。屏極用高頻扼流圈(圖 5 戊)的總阻交連式，既不會降低直流電壓，而對交流阻力又大，所以放大倍數也大。用變壓器交連則更好(圖 5 己)，有升壓作用。有時用變壓器交連時還可以加一只交連電容器 C(圖 5 庚)，在高頻時可以增加交連速度。但用兩重交連時必須注意兩線圈的繞線方向，假如方向相反，反而會抵消交連速度。

線路分析

下面我們畫出一個高放機實際線路來作具體分析(圖 6)。

這是一個四管直流通風收音機的線路，由兩個 1T4 與一個 1S5，一個 3Q5 組成；一個 1T4 作高放、一個 1T4 作再生檢波、1S5 低放、3Q5 強放輸出可配用 12.5 公分永磁式揚聲器。

信號電壓由天綫進來時，在線圈 L_1 上產生電壓降，感應到線圈 L_2 上去，線路中 L_2 的圈數要比 L_1 多，因此 L_1 與 L_2 形成了一个升壓變壓器，也起一些電壓放大作用。信號在 L_2 與 C_1 、 C_2 形成的諧振電路中起諧振作用(這時必須是諧振電路的配諧頻率與信號頻率相同)，其中

C_1 是可變電容器，作調整諧振頻率用， C_2 是半調整修整電容器，目的為了使高放級的諧振頻率與再生檢波級完全相同。諧振後在線圈兩端有電壓降加到高放管 1T4 柵極進行放大。1T4 的柵柵極用 67.5 伏電壓，電容器 C_3 是柵柵極旁路電容器，目的是防止柵柵極也產生高頻電壓影響屏流，並且更好的起隔離作用。高頻信號經過放大後在屏極電路 RFC_1 上產生電壓降，通過電容器 C_4 接到檢波級的柵極電路。

檢波級的柵極配諧電路與高放級的完全相同，它的可變電容器 C_5 是與高放級 C_1 同軸的(圖上用虛線連接代表同軸)，雖然 C_1 與 C_5 是同軸，線圈 L_2 與 L_3 圈數也相同，但因線路其他數值不同，所以不能保證兩個配諧電路絕對相同，因之還要並聯一只半調整電容器 C_6 ，在裝好後校正。

柵極電阻 R_1 及柵極電容器 C_7 用 3 兆歐電阻及 .00025 微法電容器，但在校正時可試驗決定其最佳值，檢波級其他

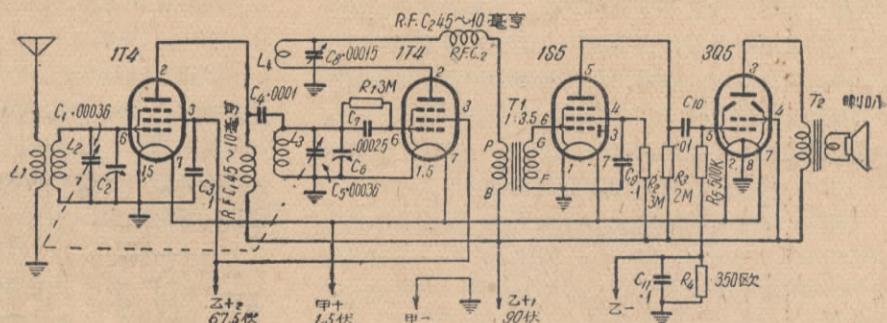


圖 6 四管高放機線路舉例 L_1, L_2 直徑 30 公厘的線圈筒用直徑 0.51 公厘(30 号)漆包線 L_1 繞 40 圈， L_2 繞 100 圈相距 5 公厘 L_3 同 L_2 ， L_4 同 L_1

零件的作用與二、三管收音機完全相同。 C_8 是再生電容器。檢波級輸出的低頻率信號由 1: 3.5 的低頻變壓器 T_1 交連到低放管 1S5 的柵極進行放大，屏極由一個 2 兆歐的電阻 R_5 作負荷，在 R_5 上產生的電壓降通過交連電容器 C_{10} 在 R_5 上產生降壓，加到 3Q5 柵極進行功率放大，3Q5 屏極接一個 3Q5 用輸出變壓器 T_2 ，次級接到揚聲器。

3Q5 工作時需要柵負壓，專門為它用另一組丙電池太麻煩，所以我們採用自偏負壓，即在乙-與地之間接一個 350 欧的電阻 R_4 ，全部乙電流都通過它，它所產生的電壓降接地端為正，乙一端為負，把 3Q5 的柵極電阻 R_5 接到乙一端，就使柵極電位比接地端為負，亦即對燈絲來講是負，省去了丙電池。電阻 R_4 兩端要並聯一個 0.1 微法電容器 C_{11} ，使得交流信號串壓不在它上面有電壓降。

最大的

無線電望遠鏡



在苏联普尔科夫高地上，一座新型的、巨大的無線電望遠鏡已經開始工作。这座望遠鏡的面積約為 350 平方公尺，將來還將增加一倍左右。

無線電望遠鏡使我們能夠進行研究早先用光學望遠鏡所覺察不到的物体。首先是關於系統地觀察太陽射電噪聲，這一工作現在已列入國際地球物理年的計劃；緊接着我們將開始觀察某些星雲，以及月亮和行星，因為後者對於星际交通問題是特別迫切的。

在我們周圍經常有無線電信號，它是由天體（例如太陽或月亮，以及宇宙的星雲）發射出來的，蘇聯科學院的普爾科夫總天文台，正藉助於無線電望遠鏡在進行研究。無線電望遠鏡的聚合鏡向着天空，尋找無線電信號，並把這些由設置在鏡中心的特殊天線所收到的信號加以反射和聚焦。然後無線電信號到達接收機，並把它放大和自動記錄在自動錄寫器的紙帶上。

（秦鵬飛）

用電視來傳播生產技術

蘇聯電視廣播不僅廣播文藝節目，還用於生產方面。電視廣播電台經常組織各企業和建築方面革新工作者的電視廣播，很受觀眾歡迎。例如基輔電視廣播電台組織的機械工廠鑄工先進經驗的電視廣播節目，就是利用流動電視台直接由車間播送的。鑄工革新者親自把他對金屬切削的改進方法，向觀眾進行了表演。今年三月，基輔電視台還進行過關於瓦斯燒鋸革新者工作法的電視廣播。

（張文瀾）

為旅客選擇座位的電視設備

美國紐約市某車站，裝置了一套供旅客選擇班車座次及售票的電視設備。這一套設備是一個包括有 101 架電視接收機的巨大閉合網絡的組成部分之一。旅客從電視機上看到各車次座位佔座的情況，然後選定座位。兩分鐘後，這個座號的車票就通過其它電子學設備自動印出。同時，電視機上即顯示該座位已經被佔。


這個網絡包括 270 公里長的電路和 105 具電視攝像機。（超）



細如髮絲的超導體冷子管

美國新近發明了一種超導體冷子管，它只有一根頭髮那麼粗細，可以用来代替一般電子管或晶體管的工作。一具用 215,000 只冷子管製成的電子分類儀体积小到只有一立方英呎，它的功效相當於 5 萬只以上的電子管。

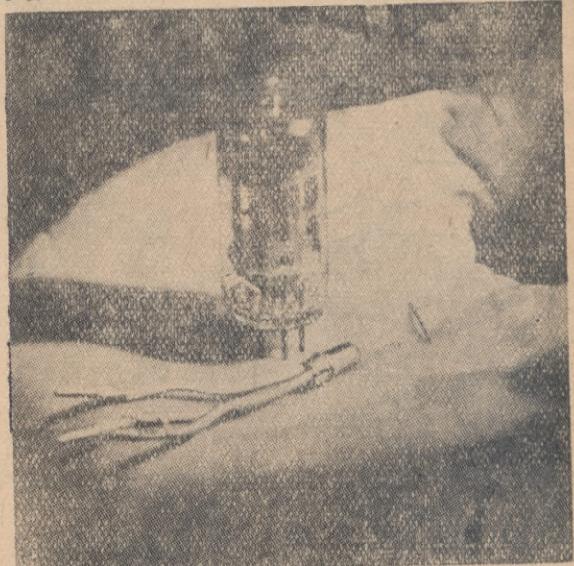某些金屬在 -270°C 以下的極低溫中，能產生一種特異的導電性能，這類金屬稱為超導體。超導體幾乎沒有電阻，消耗的電能近於零。冷子管的構造極為簡單，僅在一隻金屬絲外繞着螺旋形的線圈而已。下圖是電子管、晶體管與冷子管体积的比較。右邊細和髮絲的是冷子管。由於它構造簡單，最適宜於用自動機械大量生產。冷子管在 -270°C 以下的液態氰中才能工作。目前製成的冷子管是用鉭(Ta)和錫(Nb)兩種稀有金屬製造。（超）



为什么

第10期为什么答案

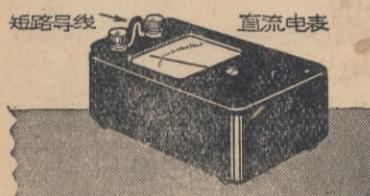


圖 1

連通短路了，他很奇怪，为什么要这样做呢？

二、根据 $X_L = 2\pi f L$ 的公式，我們知道了同一电感量值对高频的阻抗大，我們又知道低频扼流圈比高频扼流圈的电感量大得多，那么用低频扼流圈去代替高频扼流圈，豈不更好？但事实告訴我們，这是不行的，为什么？（陈效肯）

三、蓄电池的电液，充电后比重增加，放电后比重減小。那么为什么一定要用比重表，而不能把电池放到天秤上去称它的重量来判断充放电的情况呢。（圖2）

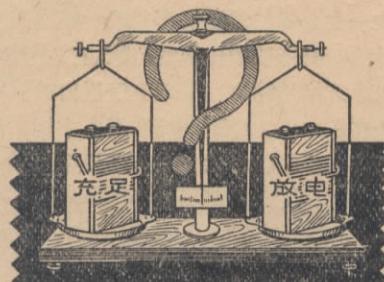


圖 2

四、如果解剖几个廢紙介电容器，会發現里面所用的腊纸都是兩層或三層重叠使用的（圖3），那末为什么不改用一層厚些的腊



圖 3

紙来代替重叠的薄紙，这样豈不更省事。这个想法对不对呢？（全陆仪）

五、一般的收音机，如果把音量控制器开得最大，那么声音就愈响。可是有一次用一架超外差式收音机收听中波电台，把音量控制器旋到一半时声音最响，旋至最大反而沒有声音了，可是在收听短波电台时就没有这个現象，你知道这是为什么？（方涯）

一、我們知道像 6A8、6A7 一类的变頻管，在短波段波長較短的一段工作很不稳定。这是由于这种变頻級的信号輸入柵和振盪柵回路受管內空間电荷的作用造成。为了中和管內空間电荷，我們可在振盪柵和信号輸入柵之間接一个容量很小的电容器，小梅香看見的这一小段絞綫也就相当于一只小容量的电容器，所以不应当鋸下来。

二、小梅香的意見是对的。因为照小王那样鋸，則前一电子管的屏（P）極和后一电子管的柵（G）極靠近，使兩者之間分佈电容加大，这样一来，兩級之間除了电感交連外，同时还有寄生的电容交連，結果將使諧振特性变坏。

三、当交流电流通过导綫时，在导綫周圍就会产生交变磁场，这个交变磁场就可能在电子管柵極感应出交流电，产生交流噪声。現在灯絲供电都用兩根絞綫連接，那么由于通过这兩根絞綫的电流方向相反，就可以把兩根綫所产生的交变磁场相互抵消。

四、这种最簡單的矿石机，接收电台时的諧振回路，决定于天地綫的裝置所構成的电容量。原先天綫的長度不足，不能完全与电台的频率諧振，所以声音不大。用手指按在矿石的一端，实际就是增加了諧振回路的电容量，使更接近于电台的频率，所以声音加大了。

五、一般的收音机都是用 .00036 微法可变电容器調諧的，这个电容量在短波調諧时，由于频率高，就会覺得这个电容器在角度轉動时所引起的电容量变化太大了。例如兩個短波台，一个为 9 兆週，一个为 9.02 兆週（兩电台最低之間隔应差 20 千週），接收它們时电容量只要变动千分之四即可（频率变化的平方与电容量变化成反比），故此調諧电容器略动一动电台就会变；反之，如果在广播波段，同样是相隔 20 千週的电台，例如一个为 520 千週，一个为 540 千週，则它們电容量的变动却要变动百分之八，比上例大得多了，因而容易調正。

勘誤

1957年8期封3圖表中，6H1Π的放大因数应为35。6×4虽可代换 6Π4Π，但管脚接綫不同，不能直接代换。如代用时，可参考本刊10期19頁“如何正确使用国产小型电子管”一文。

6K1Π 的內阻是 > 450 不是 7450。

6Π1Π 可以代用 6Π6C，不是 6N6C。

10期6頁右9行“美国”应改为“英國”。

无线电问答

1. 章茂枝問：本刊今年3期羅鵬搏同志介紹“一種較好的波段开关接線法”一文，能否用于市售美通553線圈，線路如何改變？

答：請照下圖改接即可，圖中粗綫是加接的綫。

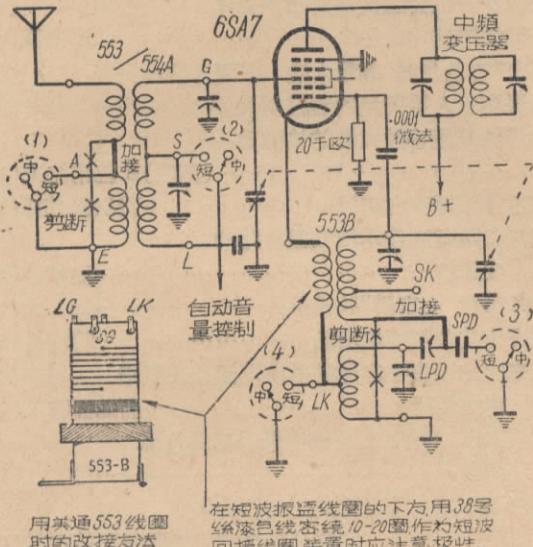


圖 1
(羅鵬搏答)

2. 劉少容問：電力放大管如6V6等，在工作中輸出變壓器初級斷路無屏壓時若繼續工作，帘柵極會過荷發紅燒壞。但貴刊2期17頁中刊出一種少見的檢波器及2期18頁中刊出電子管的通用接線法圖3。這兩種線路都是屏極無高壓而帘柵極有高壓，為什麼帘柵不會因過荷而燒壞呢？

答：通常電子管用作功率放大時，管的屏壓及屏流都比用作電壓放大時為高；並且功率放大管（如6V6）系屏流較大的低 μ 管。當它用作收音機的末級強力音頻放大管時，輸入信號相當大；屏極負荷電阻小，屏流很大。如果輸出變壓器初級突然斷路，即無屏壓時，從陰極發射出的電子便都跑至帘柵極，致帘柵流突然增加，遂形成過荷而被燒毀。

電壓放大管則都是屏流較小的高 μ 管，輸入信號亦小，由於只希望在其負荷上獲得大的被放大信號電壓，故其負荷電阻相當大，屏流很小。當以帘柵極改作屏極，而真正屏極改作其他用途時。如本刊第2期第17及18頁中所討論的兩種線路。其工作情況也是如此，即流過帘柵極的電流並未超過其額定值，不致產生過荷現象。（鄒崇祖答）

3. 張廣圻問：我買了一架上海牌收音機（線路圖

見本刊今年3期25頁），最近在收音時經常發出“嗡嗡”響聲，響聲很大，嚴重影響收聽。但是把開關關閉後再打開，響聲沒有了，可是過了一會響聲就又來了，這是什麼原因？

答：“嗡嗡”響聲，可能是“共鳴”現象；即當音量開大時，揚聲器隨着音頻的振動由機箱傳到底座，某些零件也跟着振動，尤其本機振盪部分，像J₁管內電極的振動，C₁₇、C₉、C₁₁、C₁₂等可變或半可變電容的片子的振動，都會影響振盪頻率的變動，這個變動又影響揚聲器音量變動；這樣往復循環，造成共鳴。當受到外界影響，如關斷電源再開，或手敲機殼等，破壞了這個循環，會暫時停止共鳴。徹底解決辦法是在底座與木箱間加軟橡皮墊，使振動傳不過去，必要時將引起共鳴的零件（例如J₁）再用軟橡皮墊起。

4. 張廣圻問：上海牌收音機內所用的電子管能否以國產電子管代替？

答：除整流管以外，可用北京電子管廠的電子管代替（參考本刊1957年8期封3），但需注意J₂管座上的第二腳原來接地應斷開或改接到第7腳上，因6K4J₁的第三腳與陰極在管內已接在一起，如不改接會將R_a及C₂₂短路。（以上安培答）

5. 王寶齡問：我的收音機在收遠地電台時聲音一會兒响，一會兒輕，什么原因？

答：因為遠地的電波是經過天空中的電離層反射而到接收點的，而電離層是隨着季節、氣候、日夜及其他條件而改變的，所以反射的電波強度也隨之而忽強忽弱，收到的聲音也就忽大忽小了，這叫“衰落”現象，短波段顯得特別明顯。

6. 照輝問：一架超外差收音機當本地振盪停止振盪時，為什麼在旋動調諧可變電容器時有幾處也發生有類似差拍的叫聲？

答：這是因為有兩電台，它們的頻率差恰好是中頻（465千週左右）附近，故它們一同進入變頻管柵極後產生與中頻相近的差週，故發生差週叫聲。

7. 劉炳炎問：電容器的正負怎樣認辨？

答：紙質的及云母介質的電容器在一般情況下不一定分正負（在放大率很高的柵電路有時要分高電位與地電位），但電解質的就一定要分，國產的一般都寫明“+”及“-”，“+”表示正極，“-”表示負極，進口的一般如

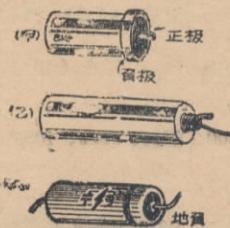


圖 2

附圖，中間引出頭是正極，邊上的是負極（附圖甲），若二條線都是中間引出的那麼紅的或黃的代表正，黑的代表負（附圖乙）。

至于國產的紙質電容器有一個藍圈或黑圈的一頭應接地電位（附圖丙）。

8. 何植人問：有些仪器上用的綫繞电阻用双股

折繞如圖3，有什么作用？

答：这是無感电阻，如果不这样繞，当电流通过时在电阻中心就通过磁力綫，这样一来，电阻就不單有电阻性質，而且还有像綫圈一样的电感性能，这种电感是不需要的，尤其在仪表中更有害。現在若繞成如圖那样，使流进和流出的电流差不多走同一条路綫，使他們的磁力綫剛好相互抵消，就可以消失或者減少电感作用了。

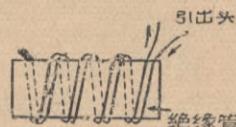


圖 3

(以上沈成衡答)

中央人民广播电台对国内广播时间频率表

(自1957年11月11日起实行)

一、第一种节目

(1) 第一次播音：05·50—09·30

560、570、640、700、840千週。

3915、6225、7265、7500、9064、9530、9735、11935千週。

07·30換頻率：3915、7265、9530千週換成15175、15390、15610千週。

(2) 第二次播音：11·50—15·00

560、570、640、700、840千週。

7500、9620、9735、11690、15175、15390、15610、17780千週。

(3) 第三次播音：15·50—23·15

560、570、640、700、840千週。

6225、7500、9064、9735、11935、15175、15390、15610千週。

19·15換頻率：15390、15610千週換成3915、9530千週。

(4) 第四次播音：23·30—02·00

640、3915、6225、7265、7500、9064、9530、9735、11935千週。

附註：(1) 星期日第一次延長至10·30，第二次与第三次連接起来，第四次不播。

(2) 星期一第一次延長至10·30。星期二、四、六第二次提前在14·00結束。

(3) 換頻率時間：星期一至星期六为07·30、19·15。星期日为07·30、16·00、19·15。

(4) 1020千週播第一节目時間：星期一至星期六05·50—08·30、11·50—12·30、13·00—14·00、15·50—18·15、22·30—23·15。星期日：05·50—10·30、11·50—12·30、13·00—18·15、22·30—23·30。

二、第二种节目

(1) 第一次播音：05·55—14·30

660、720、1030、5880、6100、9715、9972、10260千週。

(2) 第二次播音：16·55—23·05

600、720、5880、6100、9715、9972、10260千週。

附註：720千週12·25—13·00不播第二种节目。

1957年第11期(总第35期)



- 苏联無綫電事業40年光輝的成就 (1)
慶祝十月革命四十周年，努力學習蘇聯先进的 鍾 謂(3)
無綫電科學技術 (4)
慶祝十月社会主义革命四十周年 罗沛霖(5)
苏联的無綫電电子学 (7)
两个“紅色月亮”高悬太空，慶祝佳节 (8)
怎样測听人造衛星的無綫电信号 (11)
半导体三極管放大器的热穩定 (苏联)B.巴甫洛夫(11)
用雷达指揮市內交通 黃洪福摘譯(12)
利用負阻效应作本地振盪电路的 程丰宇(13)
变頻器 每文(14)
檢修国产“北京牌”收音机 符清學(15)
西安市業余無綫电活動 (16)
用充电法延長干电池的使用期限或使廢干 駱如楠整理(16)
电池復活 体会 陈 立(18)
国产 103 型交流再生式三灯收音机 北京公私合营广播器材厂技术科(19)
苏联“留克斯”(Люкс)牌电唱收音机 赵大和摘譯(21)
晶体濾波器試制成功 肖超起(23)
选择性优良的矿石机 黃日昇(23)
抬灯式交流一灯机 胡北初(24)
簡易交流單管收音机 陈 繩(25)
資料 5702 型交流五灯超外差式收音机 (25)
高放式收音机——I 文 月(26)
世界之窗 (29)
为什么? (30)
無綫電問答 (31)
封面說明 列寧旗幟下光輝的40年 (傅南棣画)
封底說明 庆祝偉大的十月社会主义革命 (傅南棣画)

編輯、出版：人 民 邮 电 出 版 社
印 刷：北 京 市 印 刷 厂
總發行：北 京 美 术 印 刷 一 刷 邮 电 局 所
總 購 处：全 國 各 地 邮 电 局 所
代 訂、代 售：各 地 新 华 書

定价每册 2 角 預訂一季 6 角

1957年11月19日出版 1—67,586


上期出版日期：1957年10月19日

(本刊代號：2-75)

输出变压器圈数比计算图

公式



$$N = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$$

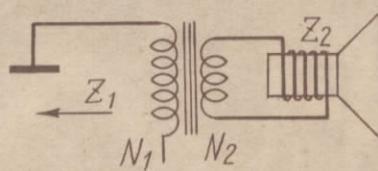

例

$Z_1 = 7000$ 欧,
 $Z_2 = 4$ 欧.
因此, $N=42$.

图解方法

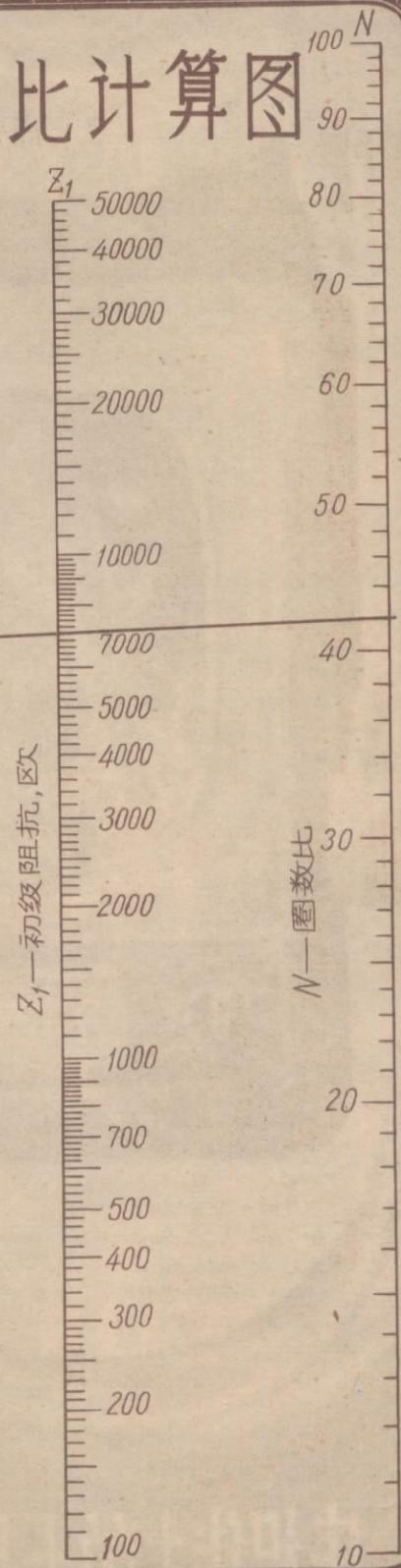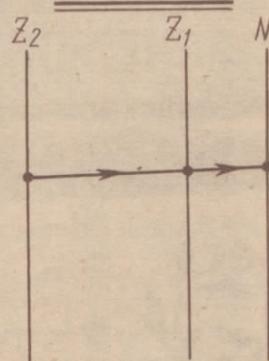



庆祝伟大的十月社会主义革命四十周年