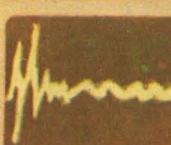






无线电 1
1958



我国电子学的研究工作

(新华社记者 傅 軍攝)

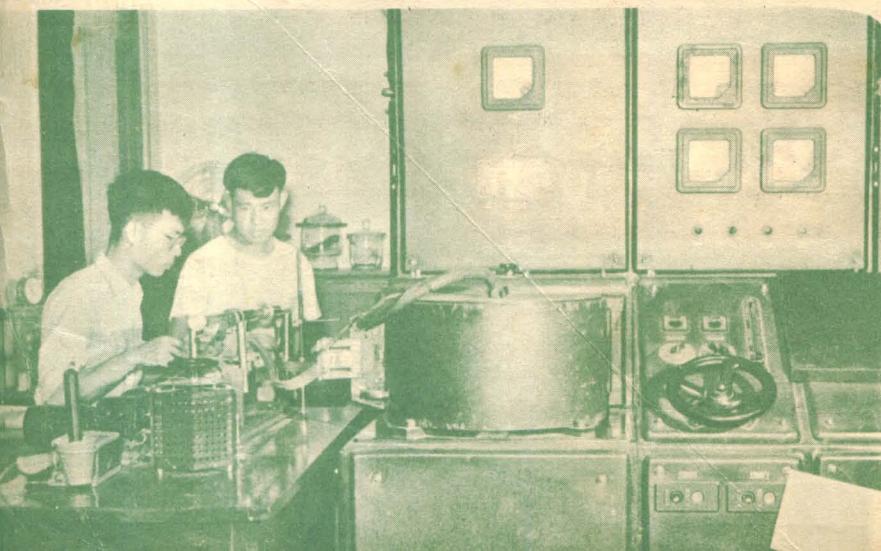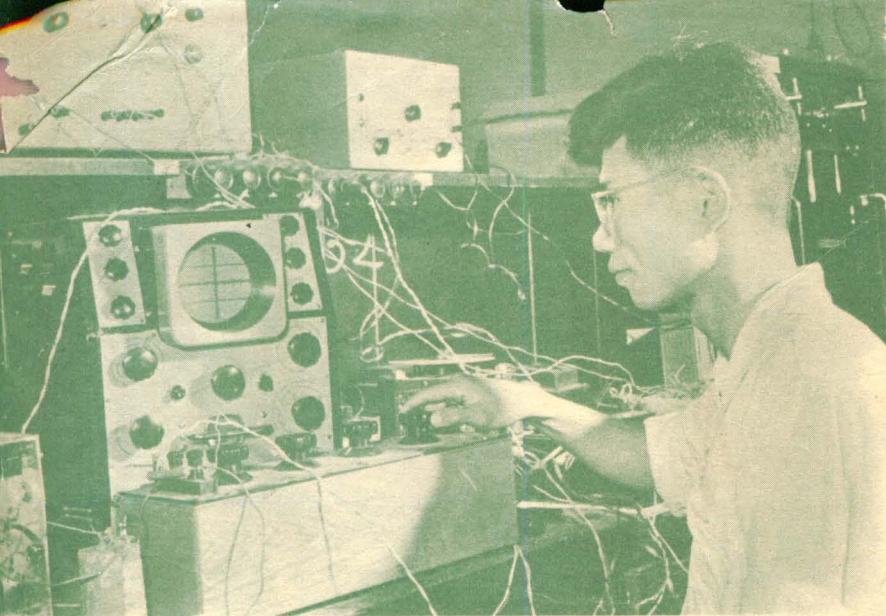

上：中国科学院自动化及远距离操縱研究所筹委会已开始研究生产过程的自动化和远距离控制的装置、自动化和远距离控制是近代生产的新技术。北京模式口水电站就是采用这种装置，人们在石景山发电厂内就可指挥它的全部运行。

中：快速数字电子计算机的部件和元件等方面的試制工作正在進行中，这是中国科学院計算技术研究所以筹委会的研究人員在工作。

下：中国科学院半导体研究室已能进行半导体锗的高度提純和半导体晶体管的試制。

祝賀新年

新年的鐘聲隨着電波在太空中傳播，1958年來臨了。親愛的讀者們，祝你們在新的一年里快樂、健康、進步。

新的一年——1958年，是中國第二個五年計劃的開始，是新勝利的開始。象微波接力站一樣，“1958”從“1957”接受了勝利的信號，它將繼續把这个信號增強並傳播下去。

在黨的英明的領導下，在全國人民忘我的勞動和兄弟國家的援助下，我們勝利地超額地完成了發展國民經濟的第一個五年計劃。我國的工業化業已奠定了初步的基礎。我在各方面的成就，匯成了一部宏大的詩篇，無線電事業的躍進，是這部詩篇中光榮的一頁。

舊中國沒有無線電工業，因此無線電事業的發展也是沒有基礎的。第一個五年計劃期間，我們建立了自己的無線電工業，我們自己已能製造巨型廣播機、各種類型的無線機件、電子管和無線電的各種基本元件。舊中國的無線電通信和廣播，稀疏零落像枯枝和晨星。可是在第一個五年計劃完成時，我們的通信設備約達到1952年的156%以上。我們新建了巨型的國際通信電台，和從來沒有過的微波接力電路。第一個五年內，我們有了電力2600瓩以上的五六十個廣播電台、1700個廣播站、80萬只喇叭和200萬部以上收音機構成的全國廣播網。在國民經濟的不少部門也都開始使用無線電設備。五年內我們還建立了自己的無線電和電子學研究機構。無線電事業逐漸由大、中、小城市普及到廣大農村。它和我們日常的文化、政治生活的关系愈來愈密切了。它在社會主義改造和建設事業中是起了很大的作用。我國無線電業余愛好者的隊伍——國家無線電事業的後備軍，正在廣大的農村、工廠、礦山、學校、機關、企業中蓬勃地成長着。

在第一個五年計劃的勝利基礎上，規模更為宏偉的第二個五年計劃的建設序幕已經揭開。展現在我們面前的是一幅工農業新高漲的遠景。黨号召我們要在十五年內趕上乃至超過英國。我們的無線電事業在新的基礎上也將有更巨步的發展。在我國將出現更多更新的無線電工業，在這個基礎上，我們的通信、廣播和其他無線電

電子學的應用部門將導致更大的發展。在第二個五年計劃中我們將有更多的無線電路和更新的通信設備。我國的廣播將邁入超短波波段，在技術上將出現新的部門——電視和調頻廣播。收音機和有線廣播喇叭總數將達1千萬以上。廣播總電力將大大提高。可以預言在這樣的條件下，無線電愛好者隊伍一定會有更大的發展。

第二個五年的遠景是美好的，我們無線電工業、通信、廣播和電子學工作者們和愛好者們身上的任務也是重的。需要我們更好鍛煉自己、改造思想、以移山倒海的氣魄，付出更多的努力。也需要我們積極提高文化、業務、技術水平，向近代科學進軍，以適應新的形勢和社會主義建設的需要。我們謹在此預祝無線電工作者和愛好者們的新勝利。

“無線電”月刊是全國無線電工作者和愛好者們自己的刊物，到今天她共有7萬以上的讀者。從1955年創刊到現在，三年來編輯室共接到讀者來信1萬多封。許多讀者來信鼓勵我們，提出了許多寶貴意見，數以千計的作者為這個刊物撰寫了7千余篇稿件，不少的單位和熱心的朋友們給我們提供了許多技術資料。這都說明廣大讀者、作者以及有關方面對我們的愛護和支持，我們謹在這裡向你們致以衷心的感謝。

目前無線電月刊存在的問題和缺點還很多。在內容方面還不能滿足廣大讀者的要求，編排形式也還不生動活潑。尤其在對讀者的服务工作上，由於人手少，更不能一一滿足讀者的要求。我們正結合整風檢查本刊存在的問題和缺點，以糾正缺點，求得工作的改善。對於讀者提出的要求，我們也將視需要與可能儘量找出處理的方法。

在新的一年里，本刊將注意介紹無線電領域中的新成就，介紹我國無線電事業的建設成就以及兄弟國家無線電事業的成就。報道無線電愛好者的活動、交流技術經驗，並供給大家實用的學習參考材料，此外還將以一定的篇幅給讀者服務。

這是我們對新的一年的希望，請廣大的讀者們，繼續給我們以支持和幫助。

我国农村广播網的迅速發展

广播事業局广播網管理处

我国农村有綫广播網1956年在全国农業合作化的高潮中取得了躍进式的發展。到1956年底，全国有綫广播站已达1490个，其中农村佔1294个，城市佔196个；拥有收听喇叭共五十一万只左右，其中分布在农村的四十一万只左右，在城市的十万只左右。到1957年底，全国农村和城鎮有綫广播站估計可达1700个，喇叭約达80万只。就全国範圍來說，有綫广播站已經成為比收音站更为重要的农村广播網的組成部分，收听工具已經不仅是集中在城市，也开始普及到广大农村。一个全國規模的农村广播網正在形成。这是我国广播普及事業具有重大意义的变化。

根据我国农村的社会主义革命和社会主义建設的迅速發展的需要，和目前我国工業水平、农村經濟狀況，我国建設农村广播網的总方針是：“依靠羣众、利用現有设备、分期發展、逐步正規、先到村社、后到院戶”，要求充分發動和依靠羣众，在技术傳輸上充分利用電話綫路。这个正确的方針推動了我国有綫广播網事業的迅速發展。大批广播站在工作中迅速成長起來，成为加强我国無产阶级專政和社会主义建設的有效工具之一。

1957年上半年，全国农村广播網大力进行了整顿、巩固和提高的工作。許多地方修整了綫路，改善了傳輸和收听質量，提高了广播节目水平，訓練了干部，建立了維护和管理制度，調整了广播站和收音站的活動关系。到1957年底，广播站增加了約100多个，喇叭增加了20万只以上，扩大机的輸出电力和傳輸綫路都有相应的增加和延長。这些工作，都为广播網的繼續發展打下了更好的基础。許多广播站在改善和提高广播網的工作中，出現了不少技术上的發明、創造。安徽省广播技术人員制成了輕便廉价的喇叭檢查器和广播通話器，便利了广播喇叭的維护和提高有綫广播技术設備的利用效果；黑龙江延寿县广播站采用紧急通話訊号裝置，解决了電話綫路傳送节目时紧急通話的需要；龙江電工厂仿制苏式半导体煤油灯發电器成功，給收音站的工作提供了便利的条件。辽宁的金县、四川的灌县等广播站，用建立放大站的办法，解决了增掛喇叭和中心站負荷力量不足的矛盾。有的地方建立了小型水力發电站、把放大站的电源、农田水利、居民照明等問題統一起来解决，效果很好。撫順、双鴨山广播站利用低压电力綫安裝有綫广播喇叭成功，节省了大量綫路材料和建設投資。按照已有的經驗，充分利用各种可能利用的电源条件，在区、乡或社建立广播放大站，構成以县站为中心的县农村有綫广播網系統，在中小城市或工矿区利用低

压电力綫發展有綫广播網，在技术上將是我国有綫广播網建設的兩個重要方向。

“全国农業發展綱要（修正草案）”明确规定了發展农村广播網的任务：“从1956年起，按照各地情況，分別在七年或十二年内，基本上普及农村广播網。要求大部份农業、林業、漁業、牧業、鹽業和手工業的生产合作社都能收听广播。”“綱要”所提出的这个任务，个别地方現在已經基本上實現了。由于广大农民經過社会主义教育后政治热情和生产建設積極性的普遍提高，因此农村广播網事業預計也將出現新的躍進。

由于自然条件、政治、社会和經濟狀況、交通和工业基础等等的不同，我国农村广播網的發展也是不平衡的，在一定时期內，須要采取不同的方式、規模和速度。目前，在有綫广播已成为广播網的主要形式（收音站变为輔助的形式）的地区（这种地区約佔全国县份的三分之二），發展广播網的任务，是改进和扩大技术傳輸的質量和设备，延長綫路，增掛喇叭、在消灭区、乡、社空白点的前提下逐步向生产队和个体听戶發展，进一步提高广播节目的政治質量和艺术水平。在那些尚未建立、但又可能建立广播站的地区，主要是爭取尽早建立广播站，發展有綫广播；在那些地广人稀、居处不定或自然地理条件不便的山区、林区、牧区、漁区或少數民族聚居的某些地区，相當長时期內难以建立全县統一的有綫广播站的，主要是增設收音站，并改进收音站的活動，在有条件的地方，則建立小型的有綫广播站作为輔助。

第一个五年計劃的完成，国家工农業生产力的發展，农業社的更加巩固，农民經濟生活的改善和購買力的提高，有綫广播在节目宣傳上日益發揮作用，以及由此而引起的广大农民羣众对有綫广播的进一步認識和重視，农村社会主义建設对广播網的需要和要求的提高，这一切，都是农村广播網进一步發展的重大有利条件。目前，全国各地广播網部門正在党政領導机关的領導下，根据全民性整風和“农業發展綱要（修正草案）”公布后的新形势，按照“綱要”和第二个五年計劃的發展要求，遵照好、多、快、省的精神，总结前一阶段广播網發展的經驗，拟訂實現“綱要”第32条所規定的任务的長远规划。并积极地开展今年春耕前的广播網建設工作。

根据几年来的經驗，在各級党政領導机关的重視、广大羣众的热烈支持、有关部门的协助配合和广播網工作者的积极努力下，我国农村广播網建設是具有充分的可能性提前實現“綱要”所規定的任务的。

被人们“忘记”了的波段

超長波

邱鎔材

在無線電技術已進入公厘波和散射通信的今天，反而來談早已不用的“超長波”（或稱“甚長波”，波長在10000公尺以上甚至到幾萬公尺或頻率在30千周以下甚至到幾個千周），似乎是一個矛盾。不過經驗告訴我們，超長波有一些不能在其他波段獲得的特殊優點，被我們忽視了沒有加以利用。所以甚至有人說它是“被人們忘記了的波段”。

我們知道短波有許多優點，但信號極不穩定，却是一個最大的缺點。此外超短波及微波衰減過大過速，不能及遠，作為通信工具來講，只能局限於一個很小範圍。現在利用散射和流星痕跡通信，雖能達一、二千公里，但還無一定把握，且信號的波動，較短波更為劇烈。反之，長波尤其是超長波的傳播情況，與短波及超短波完全不同，它的地波衰減甚小，而天波几能從電離層的下層全部反射回來，因此可以傳播極遠的距離。同時由於電離層下部的變化較小以及變化與波長的相對百分比的減小，可看作一固定的反射面，不受電離層內部擾動的影響。在接收點的電場強度極穩定，因此信號也就異常穩定，除特殊的氣象突變和日出日落一小段時間外，几乎不受季節與時間的影響。這些優點，使超長波在許多特殊用途中，如極遠距離的通信與導航制，校準兩地的頻率與時間等，顯出極卓越的功效，而為今天之所以要重提這一問題的主要原因。此外，屬於甚低頻范疇的“天電干擾”以及“呼嘯”現象，對無線電通信及地球物理的研究也有極大意義，引起人們更多的注意。

實際上，遠在1911年，人們已深刻地了解了超長波的傳播狀況，著名的說明電波傳播和接收點電場強度的奧司汀—柯恩經驗公式，就是在此時發明的。後來知道這個經驗公式僅適用於25千周（12000公尺）附近的電波。實驗的證明，從自然界閃電產生的超長波，在3千周附近有甚大的衰減，這又是過去奧司汀—柯恩公式所沒有料到的。從超長波無線電和火箭的測試，使我們更深刻

地了解了電離層的下層，即D電離層的構造情況。這個電離層的高度，日間約在60公里，夜間則為90公里。在它的下端，電離程度很快減弱，因此它可作為超長波的一個界限分明的反射面。根據新的傳播理論，超長波可視為在一由地面及電離層下層兩個導電面構成的同心球面波導內傳播（見圖2）。這種情況和在普通波導中的情況差不多，可以有一個以最小衰減傳播的波長和不能在波導內傳播的臨界波長。這種最好的波長約在25000到35000公尺。

由於超長波無線電信號的可靠和能及遠，極適合於極長距離無線電通信之用。在第二次世界大戰期間，有些國家曾在地球的北部用超長波作遠距離告警聯絡，因為這一地區甚易受極光的干擾，不宜使用短波。超長波的另一優點為極易透過半導體如海水等。當信號在洋面傳播時，一部份能量可直入水中，如10—15千周的超長波即可深入水面幾十公尺深，因此能與潛水不深的潛水艇通信。若能造一個電力相當大的超長波電台（譬如1000瓦），就可以與全球的海上船舶通信。

在第二次世界大戰期間發明的遠距離無線電導航制“羅蘭”（Loran），已證明其極為有效。這種導航制是利用雙曲綫切點的原理，使輪船或飛機能很準確地測定它的位置。“羅蘭”制最初採用的頻率，約在1900千周左右，其有效距離，日間約為750海哩，夜間可達1400海哩。為增加距離和減少由天波引起的錯誤，其後把頻率降低至180千周（即1600公尺左右）。後來人們又發明了一種類似的遠距離導航制“代加”（Decca），所用頻率更低，約在10至20千周之間（即超長波的範圍），準確


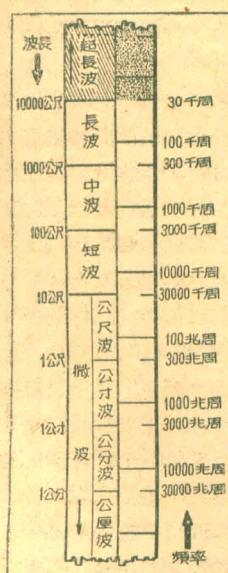


圖1 超長波段在電磁波譜中的位置

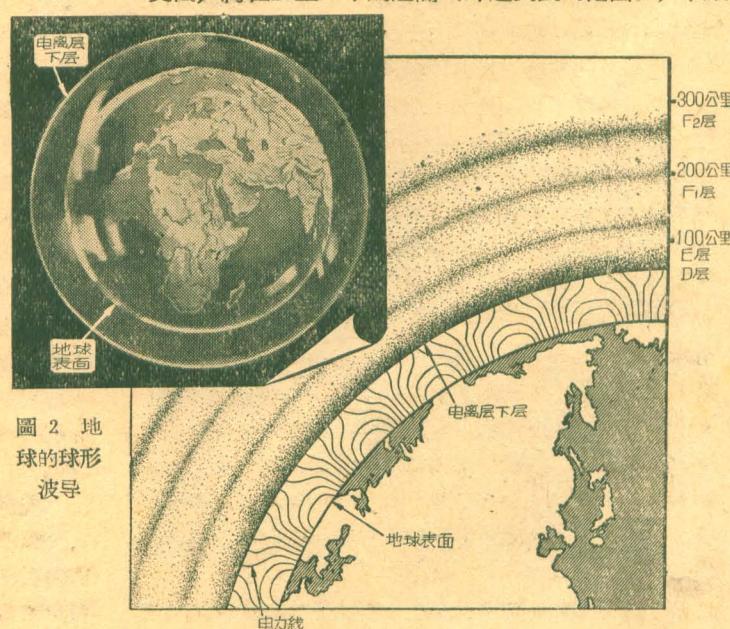

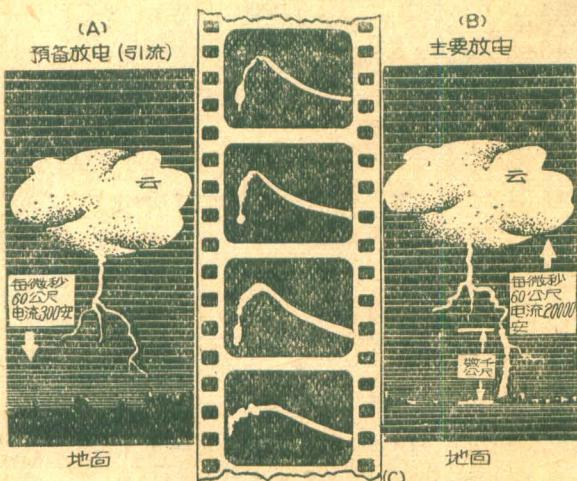


圖 3 閃電放電和閃電放電引起的電磁振盪的波形
度更高，距離也愈遠。當今天海運航程日益擴大，迫切
需要極遠距離洲際和越洋的無線電導航設備時，這些制
式，似乎將有更大的發展。

利用無線電來測定頻率、時間和經緯度，由來已久。此外為了科學研究和技術應用的需要，必需有一個能達到全球的廣播標準頻率信號的發送機構。過去十年中在這些工作上採用的是 2.5, 5, 10, 15, 20 和 25 兆周一類的較高頻率。後來，許多研究工作者發現這些標準電台所發出的頻率，由於發射台和收訊台間傳播途徑的變更而發生的誤差，可達土 $\frac{3}{10^7}$ 。雖目前可以使用原
子標準頻率把發射頻率的正確度提高到 $\frac{1}{10^{10}}$ ，但由短波傳輸途徑引起之誤差（多卜勒效應），仍相當大而無法克服。最近根據一個用 16 千周和 60 千周（18700 公尺和 5000 公尺）電台信號試驗的結果，證明誤差在 5000 公里之外小於 $\frac{3}{10^5}$ ，而在 19000 公里之外小於 $\frac{2}{10^8}$ 。因此人們認為假使利用超長波來播送標準頻率，可獲得極大的改進。超長波的主要缺點，是需要極大而昂貴的天線，並且容易受自然界電噪聲的干擾，但這種干擾已能

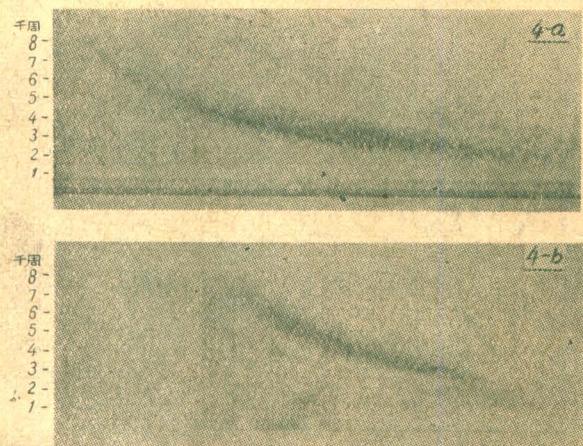


圖 4 “噓聲”頻率的變化情況

由減小接收機的頻帶寬度和使用積分測量技術來克服。用超長波經估計僅需一個電台就可為全球服務，因此也是合算的。研究超長波有一個最有利的自然“工具”，這就是閃電。閃電是地球上自然產生甚低頻電磁波放射的主要來源。閃電的放電現象，是十分複雜的：最初由一輕微被電離的“引流”，以每微秒約 30 至 60 公分的緩慢移動速度，從雲層流向地面，其後放電現象不斷重複產生，並逐漸增多和繼續向前推進，此即所謂預備放電時期，如圖 3a。但等到“引流”一到地面，立即產生一個非常強大的電流脈衝（其峰值可達 20000 安），並以每微秒約 60 公尺的極大速度，向天空上升，此即所謂“主要放電”，如圖 3b。這時電離的氣柱構成一根高達幾千公尺的自然天線，發射出頻率成分極為複雜從零點幾千周到 100 千周，這就是一般所講的“天電干擾”。經計算知道從閃電所放射出能量的最大點約在 10 千周，其強度約為 200000 焦耳。天電干擾的波形，根據近幾年的研究大都很類似（如圖 3c），由實驗得知與干擾發源地離觀察地點的距離、電離層下部的情況和電波傳播所經途徑之為海洋或陸地等地理條件有關。用許多特殊的閃電探測器組成的閃電觀測網，可以準確測量閃電放電的天電干擾的方向和強度。根據這些材料就可以研究天電干擾的頻譜與距離的關係，從而研究地球的球面波導的性質，超長波傳播的性質和進行電離層下層如 D 層 E 層的觀測，給無線電通信創造新條件。這些研究也將有助於氣象學的發展。例如對航空、航海、鐵道、農業等進行雷電預報。在 1957—1958 年國際地球物理年中各國也將進行一定規模的天電干擾的觀測與研究。

過去曾經發現但到最近才被廣泛注意到的“呼嘯”和“噓聲”現象，實際上也是天然產生的一種超長波無線電信號（音頻範圍），可以直接用音頻放大器來觀察和放大。它們的來源，一部份出於地球另一半部的閃電，另部份與磁暴、極光和太陽內部爆發有關。它的研究，目前尚極為不夠，下面是一些已觀察到但不完整的現象。“呼嘯”的音調，有時很純粹，有時好像壓縮氣體從容器中放出的噓聲，時間甚短，僅約一秒鐘左右。音調起伏變動不定，從 10 千周很快降落到 2 千周（圖 4）。能量的分佈是不均勻的，最大值約在 3.5 至 4.5 千周之間。在北半球觀察到的情況是，夏季較少，十月起漸多，十一月至次年二月最盛，每天都有，因為這是南半球雷電最多的季節。它的出現往往在日落前數小時開始，最初甚稀少，隨後次數逐漸增多並變強，而在日落後，半夜或日出前消失。它的傳播，似與地磁、極光和地球高空情況有關，這也給與研究者探索天電區域的一個有力新工具。

超長波有其獨特的內容和一定的國民經濟中的用途，並為科學研究開辟了一個新領域，因此也就逐漸為人們所注意和開始作深入探測的進軍，它是和對微波的研究一樣，有許多工作需要由無線電工作者去做。

天电杂声

張思

常有人問：为什么冬天收听广播比夏天來得清楚？为什么夏天闪电的同时，收音机里發出喀喇喀喇的杂声，妨碍收听？这类問題應該怎样回答呢？

这种妨碍收听广播或通信的杂声，叫做“天电杂声”。天电杂声与所需要的無綫电波同时傳进收音机，天电杂声强度够大时，就妨碍收听。夏天，天电杂声比冬天來得大，特別是本地發生雷雨的时候，天电杂声最强。

一、天电杂声的来源

天电杂声来自雷电——包括本地的和远地的。雷电不只發出响声、闪光，而且还發出無綫电波。無綫电發明家波波夫最早發現雷电产生無綫电波。他制造的世界上第一架無綫电接收机就是用来接收雷电产生的無綫电波的，叫雷电紀錄器。他又依据雷电产生無綫电波的原理，制成了火花式發射机。

雷雨發生时，帶有相反电荷的云和云之間，或云和地之間構成了功率巨大的“火花式發射机”，每当一次闪电，就發出很强的电波。这电波具有脈沖性質，振幅很大，但脈沖的时间最多不过千分之几秒。

二、天电杂声的特点

雷电产生的电波脈沖具有很寬的頻帶，从長波段直到超短波段都可以收到。然而它的强度与频率成反比例，随着频率增高，强度逐渐減小。所以在本地打雷时，收听中波广播干扰很强，但收短波段时，干扰就輕得多。超短波段天电杂声干扰更輕。

無綫电波的强度还与傳播距离成反比例。离开發生雷电的地方愈远，天电杂声强度愈小。在中波波段，白天無綫电波靠地面波沿着地球表面傳播（向天空發射的电波被电离層吸收）衰減很快，因此白天雷电对中波广播所起的干扰范围大概不超过 200 公里。晚間电离層吸收作用減弱，中波可以被反射到远处，雷电对中波广播的干扰范围就大大扩大。

在短波段，因短波不論日夜都可以被电离層反射，所以不論日夜，雷电的干扰范围都很大。

在長波段，日夜电波傳播情形差不多，雷电干扰范围都很大。

天电杂声不仅来自本地雷电，而且来自远方的雷电。以地球之大，同时發生雷电的地方很多，估計地球上同时有 1800 处打雷，每秒鐘有 100 个闪电，这些闪电产生的干扰电波从远处傳來，就構成了連續不断的天

电杂声。这就是本地并未打雷，也有天电杂声的原因。因为它是連續傳來的，所以听起来辨别不出喀喇喀喇的声音，而且一种連續的沙沙声。

地球上發生雷电最多的地区是天电杂声的主要發源地，这些地区杂声最强，叫做“天电杂声中心”。这些地区都在热带，如南洋羣島、非洲中部、中美洲、南美洲北部等。

越离开热带，打雷越少。在極圈內平均每年只有二天打雷。海洋上打雷比陆地少，平原比山地少，内陆比沿海少。

我国的天电杂声除本地雷电外，主要来自最近的天电杂声中心，即南洋羣島。南方既多打雷，又与天电杂声中心相距不远，天电杂声最强。西北地区既少打雷，又距天电杂声中心远，天电杂声就輕。

夏季打雷最多，春秋兩季次之，冬季最少。因此，夏季天电杂声最强，春秋季次之，冬季最輕。夜間冬季杂声强度在中波段約为夏季的十分之一。在一天中雷电發生在下午和晚間最多，早晨最少。


圖 1 为我国中部地区夏季平均天电杂声强度曲線。

曲線 I 表示强度与频率成反比，并且在短波波段減弱得特別快。

由曲線 II 可見2兆周附近强度很低，以后又随着频率增高而上升，然后又下降。2兆周附近杂声强度低是因

圖 1 我国中部夏季平均天电杂声强度

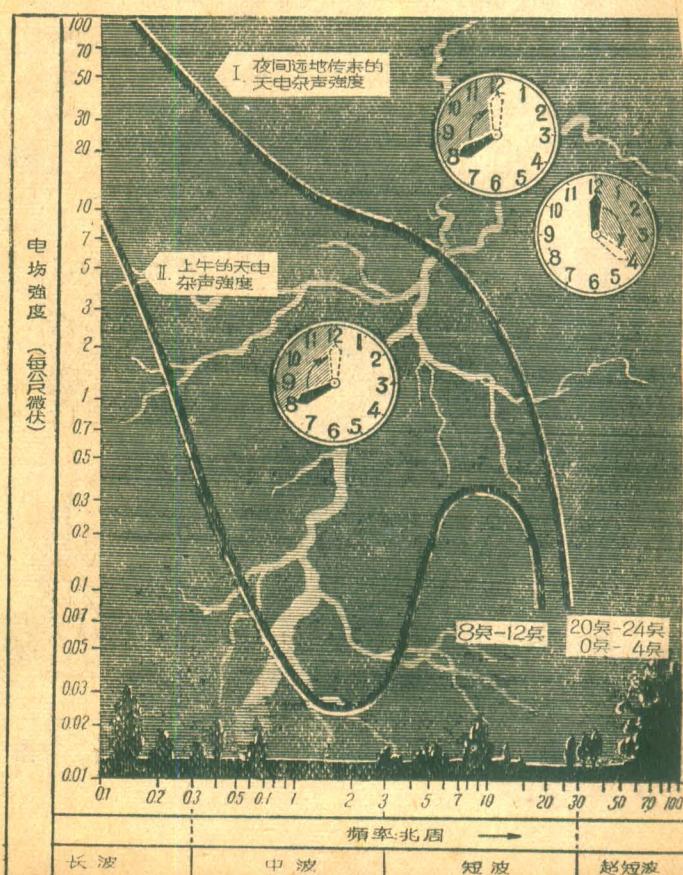（根据国际無綫电諮詢委員會1956年提供的資料制成，接收机的可听頻帶寬度为 6 兆周）



为白天电离层对这一段电波吸收作用最大的緣故。本地打雷时，天电杂声要比平常大好几倍。

当频率高于30兆周，也就是在超短波段，只有当本地打雷时才引起天电杂声干扰。

三、克服或減輕天电杂声干扰的方法

1. 提高广播或通信电波的强度

最通常的方法是使無綫电广播或电报、电话的信号强度（在接收地点）高过于杂声强度相当数值。两者之間的比值叫做“信号杂声比”。这原理等于在人声嘈杂的地方，兩人說話要高声一样。

要使無綫电广播节目的质量良好，信号杂声比，应不低于100倍（即40分贝），至少限度也須不低于30倍。

由圖1可知，在我国中部，夏季晚间中波广播波段的天电杂声强度約为15每公尺微伏左右，为了达到信号杂声比100倍，需要的中波广播电波强度就不应低于1500每公尺微伏。在南方，应不低于2500每公尺微伏。为了产生这样高的晚间天空波电场强度，省的中波广播电台的有效发射电力应达到100至150瓦。

白天，天电杂声很低，中波广播电台的服务面积主要取决于收音机的灵敏度。为了达到一般收音机良好收听的标准，地面波电场强度应不低于200每公尺微伏。150瓦中波發射台的服务范围約为300至400公里。

無綫电话所需的信号杂声比約为30倍，比广播为低，又由于短波波段的天电杂声較輕，且往往使用定向發射天綫，需要的發射机电力远比广播为小。用定向天綫，用于国内通話的短波發射机电力最多不过5瓦。

無綫电报所需的信号杂声比更低，只要几倍。

2. 使用定向接收天綫

当所需要的無綫电波与天电杂声来自不同的方向时（最好是相反的方向），可以用定向接收天綫来显著地克服或減輕天电杂声干扰。定向接收天綫有两个功用：提高接收机接收到的無綫电信号的强度；降低同时接收到的杂声强度。但是，当所需無綫电波与杂声来自同一方向，这样做是無效的。

常用的短波定向接收天綫有魚骨天綫、菱形天綫两种。

接收中波和長波广播常用行波天綫。这种天綫構造簡

單，由一根單銅綫構成，用絕緣子架在木桿上，伸向广播电波到来的方向。長度至少相当于所接收电波的波長数。天綫愈長，定向作用愈显著。天綫終端串接上一个500欧电阻后接地。天綫始端接在收音机的天綫接头上，收音机的地綫接头则接地。如果县广播站有条件，可以采用这种天綫。

普通的T形接收天綫也有一些定向作用。它的方向是在靠垂直綫的方向上，水平綫愈長，定向作用愈显著。例如，当广播电台位于北方，天綫的水平綫应南北向，垂直綫应在北边。

3. 縮窄接收机的頻帶寬度

天电杂声强度与接收机頻帶寬度的平方根成正比例。縮窄接收机的頻帶寬度，也就是提高其選擇性，可以減輕杂声。

接收無綫電話，当可听頻帶寬度有3千周，仍可保證通話。把接收机的頻帶寬度縮到3千周，比6千周时降低天电杂声强度30%。

然而，縮窄頻帶是有一定限度的，尤其縮窄頻帶会影响收听广播的音質，因高頻部分被削掉，声音發悶。

高級接收机中設有調節頻帶寬度的裝置。

上述三种方法，也可以用来克服或減輕各种电器發生的工业干扰。

4. 用杂声限制綫路來減輕本地雷电干扰

本地雷电产生的杂声电波具有脈冲性質，时间很短，振幅很大。故可以用在脈冲干扰到来的时候暂时停止接收机工作的办法来減輕干扰影响。接收机瞬时停止工作，人耳是不能分辨出的。

下面介紹一种比較簡單的杂声限制綫路。有一支二極管接在低放部分的电压放大級后面。当杂声脈冲到来的瞬间，二極管成为短路状态，使得后一級低放管暫時停止工作。二極管陰極上有正电压，使杂声限制作用只在脈冲杂声高于所需信号时發生。

这种方法对于脈冲性質的工业干扰也都是有效的，但对于連續性質的干扰，如远地傳来的天电杂声则是無效的。

5. 使用天电杂声較輕的波段

在热带地区，長、中波段天电杂声太大，不能用来广播，所以有些国家采用杂声較輕的中短波段来广播，印度尼西亚就是这样。

在超短波波段中，天电杂

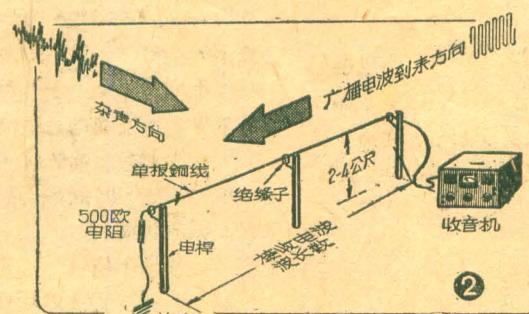


圖2 定向接收中、長波的行波天綫

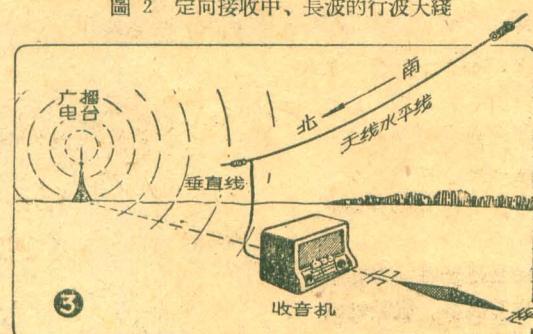


圖3

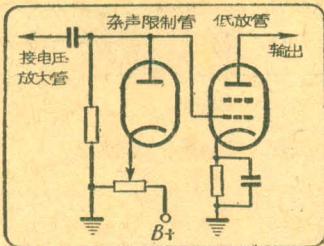


圖 4 較簡單的杂声限制线路

声只限于本地打雷产生的，而且强度也低，所以超短波广播受到的干扰要比长，中波大为减轻。而且，在超短波波段中有条件使用频率调制，良好收听调频广播所需的信号杂声比只要10倍。

超短波调频广播还有其他显著的优点，如不受别的电台干扰，音质好等，因此近年来发展很快。

晶体管的类型和性能

晶体管的类型很多，有接合型、点接触型、表面势型、“陷俘”型、电场效应型、四极型、光电型、级联型等。

接合型晶体管(p-n-p, n-p-n)

基本的p-n-p接合型晶体管如圖1所示。外面兩層是p型锗（或硅），而中間的薄片則為n型。p型層和n型層中間接觸的地方，a和b，叫做p-n結，也就是發生整流作用的地方。

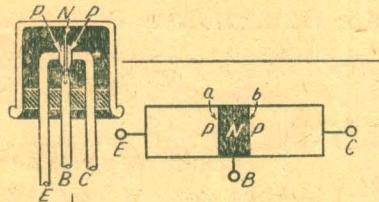


圖 1 基本p-n-p接合型晶体管

的，所以电流不能反向通过。从发射极而来的电流不从基极接线流出，却通过基极流到集电极。发射极电流进入基极时的阻抗低而离开集电极时的阻抗高，这样就产生了电流放大的作用。

n-p-n接合型晶体管的工作原理，除了电流方向和电池极性相反外，完全相同。

点接触型晶体管

圖2是点接触型晶体管的示意图。两个尖的金属针装置在一块短而厚的n型锗上，通过电流时晶体内部发生电解沉积。在每个接触点周围产生小面积的p型锗。所以，点接触型晶体管与p-n-p接合型晶体管很相类似。但是，点接触型晶体管有一个不平常的特性，就是集电极电流大于发射极电流。

一般认为，这是因“电解沉积”在每个接触点附近产生一个p型区时，同时也在靠近集电极接线的地方产生一个n型区，这样便在每个接触点形成一个小型n-p-n

接合型晶体管（如圖3）。如果在这种晶体管中的晶体管上适当地加偏压，便能产生电流倍增。

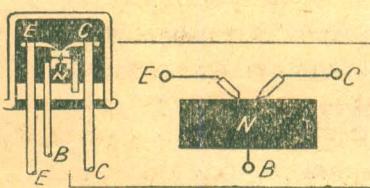


圖 2 点接触型晶体管



圖 3

也有人认为电解沉积在集电极区附近产生小的“陷阱”——晶体结构的不完整，能暂时陷住“空穴”。这些被陷的空穴（从发射极电流而来）在它们能脱出“陷阱”前产生大的电荷，于是将电子从集电极接触点吸引到晶体管中，而使集电极电流大于发射极电流。

点接触型晶体管因为集电极p型区与发射极p型区之间的距离可以做得很小，所以，在大型电子计算机或较高频率中应用时，比一般接合型晶体管更为适合。

由于以上特性，如将这种晶体管用作放大器，在某些情况下便有不稳定的缺点。但是若加偏压达到不稳定点，然后在一对端头上接上一条调谐电路，便可成为一个简单的振荡器。

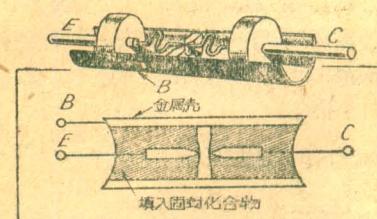


圖 4 同轴晶体管

有一种叫做“同轴”晶体管的点接触型晶体管（如圖4）。点接触的地位是在一薄片鎘的对向兩边上。这种同軸結構消除了表面效应。同时，集电極和發射極之間也有了很好的屏蔽，这对高频工作是有利的。

表面位壘型晶体管

一种利用表面效应和大块效应的高频晶体管就是表面位壘型晶体管。在一塊n型鎘的表面上是一些不能与其他原子形成稳定键的原子。在鎘的最外層上面的这些原子能够互相键合，于是便能陷存电子，并使电子停留在表面上成为一层被俘的负电荷。

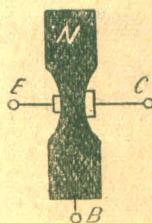


圖5 鍍有發射極和集電極接觸的表面勢壘晶体管

將平伏的金屬電極鍍在鎘的兩個表面上以充發射極和集電極，而將鎘本身充作基極，如圖5所示。这种晶体管的偏压極性和p-n-p接合型晶体管的一样，工作原理也很类似——从發射極注射出来的空穴經基極流出負偏压的集電極區以产生放大作用。

表面位壘型晶体管的基極可以做得很薄，空穴流过基極的过渡时间較短，在高频使用时是很有利的。

內稟区型晶体管

圖6中所示的一种晶体管叫做p-n-i-p內稟型晶体管。这种晶体管是由一層p型、一層n型、一層內稟型和一層p型鎘所組成。內稟区是一个沒有杂质的部分，既不滲有“受主”，也不滲有“施主”，沒有空穴或电子，它的电阻往往很高。

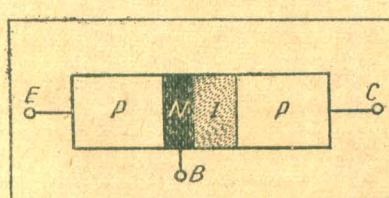


圖6 基本p-n-i-p晶体管

內稟区使用于高频时有許多好处。它可以有效地分开集电極区和基極区，因而相当地降低集电極——基極的电容。基極也可以做得稍大，使电阻較小。

晶体管在高频工作中的价值决定于集电極电容和基極电阻的乘积；乘积愈小，则价值愈大，而內稟区就可以降低这两个因素。

“陷俘”型晶体管

有一种含有四个区的晶体管，叫做“陷俘”型晶体管。这种晶体管（圖7），除了集电極的結構異常外，与接合型晶体管完全一样。

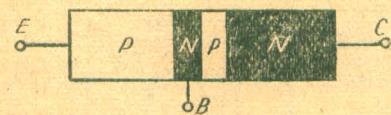


圖7 “陷俘”晶体管。

就这种晶体管的右边三个部分而言，它們本身就形成一个n-p-n晶体管。在这种晶体管上加偏压的一般方法与接合型晶体管的相同。

从“陷俘”型晶体管的發射極注射到基極（左边的那个n区）的空穴，这个空穴突然發現自己正处在一个看来好像是一个n-p-n晶体管（左边三个区）的集电極中，便像每一个循規蹈矩的空穴在类似的情况下一样地流向基極。但是，“陷俘”电流倍增作用便在此时發生，因此有很多电子从右面射注过来，其中的一个电子填补了前面所說的空穴，但大多数的电子却流到“陷俘”晶体管的基極。所以集电極电流便比發射極电流大好几倍。

从这方面来看，“陷俘”晶体管很像点接触型晶体管。

“陷俘”晶体管与点接触型晶体管一样，在有些电路中是不稳定的，但只要将它加偏压到一般的不稳定区，然后在一对适当的端头上接上一条調諧电路，它便成为一个振盪器。但是，由于它的基極和“陷俘”倍增区較大，故不适用于高频。

电場效应型晶体管

电場效应型晶体管的工作原理結構与接合型晶体管大不相同。

电場效应型晶体管（圖8）有“門”、“电流入口”和“电流出口”三个極。

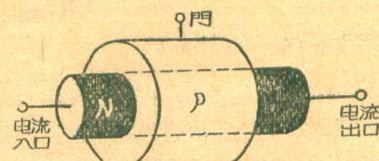


圖8 电場效应晶体管，n区从电流入口到电流出口

在“电流入口”和“电流出口”处的两个低电阻接触之間的物质是n型的，“門”由p型的物质構成，像一个环紧密地套在n型物质上。

这种晶体管的偏压一般是这样加的，即两个区之間的結为负偏压，就是說流动的“門”电流很少。

輸入門电压控制着“电流入口”和“电流出口”之间的电流。随着这个电压的增加，靠近p-n結的中部圓筒上由于門电压而丧失载流者（过剩电子）的部分也逐渐增加。实际上，这就是說，在“电流入口”和“电流出口”之間，电流可以利用的物质愈来愈少。在一个通称“箝止电压”的門电压时，已經低的“电流入口”-“电流出口”电流在門电压再增加时保持稳定。

这种晶体管可起放大作用，因为門电压輸入的阻抗較高，高到与負偏压的 p-n 結的阻抗一样大小。輸出的阻抗較小，而且可以有相当的电压增益，所以功率增益可以是高的。

电場效应晶体管的高輸入阻抗和較高輸出阻抗說明放大阶段是可以直接相联的，不需要耦合变压器，也不会损失很多功率。此外，阻抗的大小与一般真空三極管的相差不多，所以，許多用于电子管的实用电路可以整套搬用于电場效应晶体管，并不需要重大变动。

四極晶体管

一般的接合型四極晶体管如圖 9 所示。除了額外基極接觸可用以限制兩個結的有效面積外，这种晶体管的工作完全和接合型晶体管一样，适用于高頻工作。

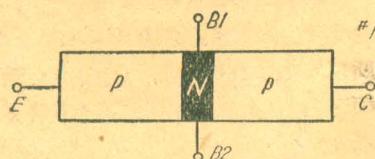


圖 9 接合型四極管的示意圖

在这种晶体管中，集電極電容的降低扩大了頻率的应用範圍，但需在兩根基極導線之間有一個橫電壓，以便迫使晶体管作用發生在晶体管的这一邊或那一邊。这样，基極和集電極之間的有效接頭面積便很小。变化兩個基極端頭間的電勢便能控制有效接頭的面積。如果接頭面積減少，那末，集電極電容也就降低，因而增加了頻率範圍。

在較低頻率的应用中，四極晶体管也有其有用的性質。这种晶体管的增益决定于可以發生晶体管作用的接頭面積。横向地变化基極兩端的電勢便可变化这个面積。用这种作用已制成了实用的自动容量控制。

光电晶体管

光电晶体管和光电兩極管是兩样不同的东西。除了在外壳中有一个窗外，光电兩極管（圖10）与任何其他兩極管，点接触型或接合型，完全相像。光線可以从窗中射到接头。光电兩極管一般是負偏压的，所以沒有电流流动。

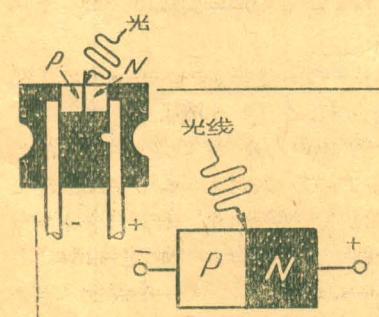


圖 10 光电兩極管略圖

当光線射到接头上时，便产生一对一对的电子-空穴。它们反向流动而形成电流。制造优良的光电兩極管的效率接近 100%。

光电晶体管

（圖11）只是一个加进“陷俘”倍增区的光电兩極管。光电晶体管的制造与普通接合型晶体管（p-n-p 或 n-p-n）



圖 11 光电晶体管——加进“陷俘”倍增区的光电兩極管

完全一样，而在工作时必須將基極導線分接。光線射在負偏压的集電極接便产生較大的灵敏度的“陷俘”倍增作用，比一个純光电兩極管所能产生的要大得多。

級聯晶体管

如两个真空管合裝在一个管壳内一样（例如 6SN7），两个晶体管也可裝在同一个管壳内，以节省地位这就是級聯晶体管（圖12）。

第一个晶体管的大小和定額都比第二个小。第一个晶体管用作共有集電極放大器，供应全部

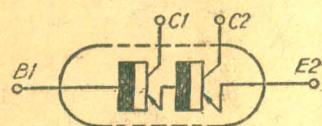


圖 12 基本級聯晶体管

基極电流——偏压和信号——給第二个晶体管。第二个晶体管可以用作共有集電極，或者，更确实一些，作为共有發射極。

各种各样的类型

今天業經試驗和創造的各种其他晶体管类型真所謂五花八門难以尽述。最有發展前途的三种是，对称晶体管、电場晶体管（即利用外在电場以控制游动載流者的晶体管——譯者註）和点-接合型晶体管。


对称晶体管的任何一端可用作集電極或發射極，除此之外便与接合型晶体管完全一样。但在一般接合型晶体管中，反接是不好的。可是在对称晶体管中，集電極接和發射極接做得完全一样。由于种种原由，在一般接合型晶体管中不能这样做。

电場晶体管（与电場效应晶体管不同）的制造方法是将一个金属电极安装得靠近一个负偏压接头——只是靠近但不接触。这个控制因素所产生的电場影响着反向流动的电流量。因为输入端头实际上不与鍍相接触，故可获得很高的輸入阻抗——高到像用真空管柵極所能获得的一样。而且也可能获得适度的高輸出阻抗，虽然功率增益是低的。

点-接合型晶体管（与点接触型晶体管不同）是可能成功的，其中發射極是一个接头，而集電極则系一个点接触。令人感到兴趣的是，这种晶体管的某些特性在計算器中的应用，虽然这些晶体管尚未达到充分发展的阶段。

（李家麒摘譯自“Radio Electronics”）

介绍單端推挽放大器

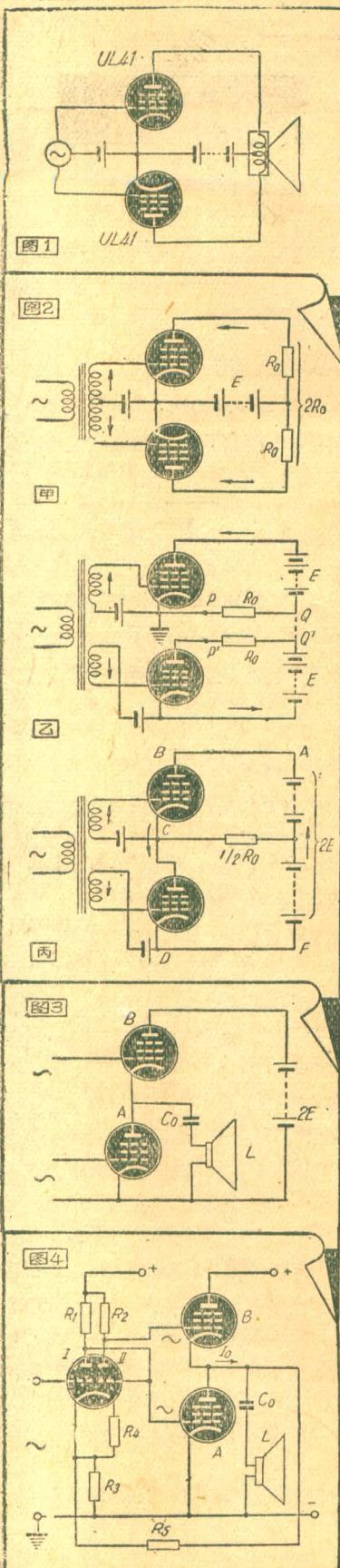

近年来，出現了一种叫做“單端推挽放大器”的电路，国外有些高質量的收音机，已經实际采用了。这种电路的特点是：廢除了輸出变压器，用特制的高阻抗扬声器直接交連到輸出管。大家知道，輸出变压器具有难以避免的一些缺点的，主要的是：它難以做到足够大的电感量，因此限止了音频的低界，而它的分佈电容和漏感的存在，又限止了音频的高界；它的鐵心材料的B-H曲綫的非線性，产生失真；它本身材料的損耗，效率很少超过80%；它是一种电抗性元件，对于不同频率产生不同的相移，因此不能充分使用負回授（有时負回授甚至变成了正回授）。既然免除了輸出变压器，这些缺点也就根本免除了。

1953年，英國曾經制造过一种不用輸出变压器的收音机，原理見圖1。揚声器的音圈阻抗为4000欧，中心抽头，是用極細的細綫繞成。这个机器的放音范围很宽。但因音圈中有直流通过，降压很大，音圈显著發热。新式的“單端推挽放大器”已避免了这个缺点。

單端推挽输出电路

圖2甲和圖2乙是电路元件完全相同，按法不同的兩個电路。圖2乙


就是普通的推挽电路。比較这两个电路，显然，它們的作用是完全相同的。

如果把圖2乙中的P、P'以及Q、Q'连接起来就成为圖2丙。可以看出，圖2乙和圖2丙实质上是等效的，只不过圖2乙中的两个負荷电阻 R_0 ，在圖2丙中并联后阻值减小一半，成了 $\frac{1}{2}R_0$ ，这样就显得十分有利，这里負荷电阻 R_0 的数值只有普通推挽电路里負荷电阻数值的 $\frac{1}{4}$ 。而且，直流电流只流經ABCF各点，自成回路，并不经过 $\frac{1}{2}R_0$ （两个电子管相同），因此 $\frac{1}{2}R_0$ 的两端沒有电位差。这样的电路，就叫做“單端推挽放大器”。

实用的單端推挽电路是按圖3佈置的。因为在圖2丙中的高压要有中心抽头，很不方便，圖3中就可以不用中心抽头，不过要增加一个大容量的电容器 C_0 ，把音圈和直流电路隔开。音圈L的阻抗應該等于 $\frac{1}{2}R_0$ 。

由圖3中我們可以了解構成电路各元件的基本要求。电子管最好选用适宜工作于低屏压，大屏流（負荷电阻較低的，这可以用某些三極管，或五極管改接成三極管，或兩管并联。揚声器的音圈阻抗須提高到 $\frac{1}{2}R_0$ ，这对“飞利浦”紙盆直徑在125公厘以上揚声器說，音圈位置的空隙，足以改繞为几百欧。

“飞利浦”有一种收音机，用的是

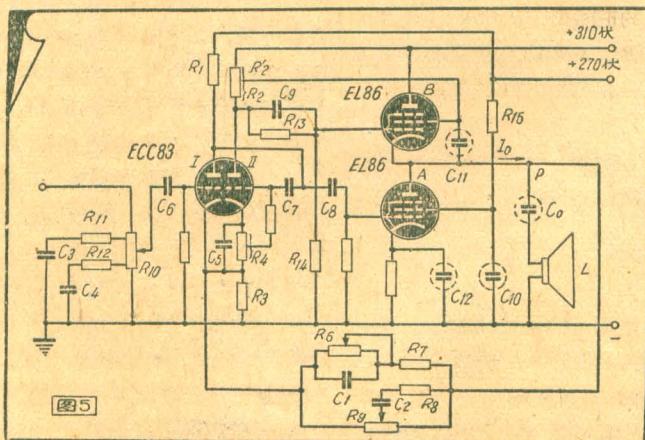

五極管 EL86 (每管額定負荷電阻 1600 欧), 揚聲器音圈阻抗是 800 欧, 輸出 10 瓦。如果每端用兩只電子管並聯, 負荷就可以用兩只 800 欧揚聲器並聯, 或單獨用一只 400 欧揚聲器, 輸出可提高到 10—20 瓦。

單端推挽放大器独特的优点


不用輸出變壓器, 非但免除了如上所述的缺点, 還給大量采用負回授提供了条件。对于收音机, 負回授的好处除了減少頻率失真、非綫性失真, 還降低輸出阻抗。后者, 对改进揚聲器的發音, 很起作用。揚聲器的發音系統, 由于振动系統的慣性, 当信号电压消失之后, 并不隨即停止而仍繼續自由振动若干時間, 這現象是不利的。輸出阻抗实际上是这种自由振动的負荷, 降低輸出阻抗, 即是加大了負荷, 对揚聲器的自由振动增加了阻尼, 因而改善了这个現象。現在既然取消了像輸出變壓器这个产生相移的元件, 故可大胆使用負回授。为了抵消大量負回授引起的放大系数的降低, 可以使用包含有正回授的組合回授(圖 4)。輸出电流 I_0 的一部分經过 B_5 及 B_3 产生負回授, 同时, 由于 R_3 是管 I、II 共同的陰極电阻, 反相級則产生正回授。

从数学分析可知, 采用圖 5 的綫路, 总的失真度減小到仅仅只有第一級失真度的一部分了。这时, 总的放大系数的絕對值决定于輸出級的回授系数, 而与其他因数无关。

这个电路的工作情况是: 第一級使用适当的正回授, 因此接近振盪状态, 但依靠輸出級的負回授來平衡, 如果輸出級在工作的頻率範圍內沒有相移, 負回授始終有效, 这个电路是能够稳定工作的。这在用輸出變壓器的电路中是办不到的。

实 例

圖 5 是圖 4 的具体結構, 这是一个实际应用在收音机上的例子。圖 4 中的 R_5 , 这里改用兩個音調控制網路代替。網路 C_1 , R_4 , R_7 組成低音

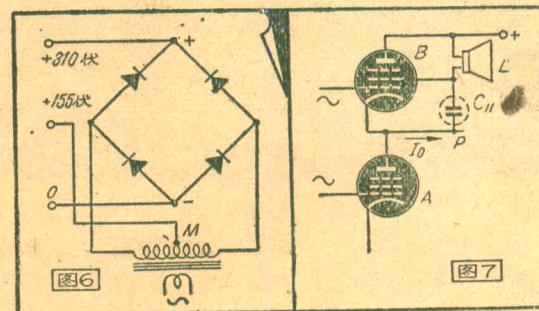

控制电路: C_1 用以減少低頻的負回授, 使低音調相对地放大一些, R_6 是低音控制器, 用以增減 C_1 的作用, R_7 的作用是限止負回授的强度。網路 C_2 , R_3 , R_9 組成高音控制电路, R_3 , C_2 作为高頻負回授的通路, R_9 是高音控制器, 用以增減高音負回授的强度。

R_{10} 是音量控制器, 上面附有 R_{11} , C_3 和 R_{12} , C_4 兩個分路, 組成自動低音补偿电路。由于人耳对低音, 尤其在音量很低时不够灵敏, 这个組合, 能在音量減小时, 低音相对地少衰減一些, 这就很好地补偿了低音。

C_5 , R_4 組成高音补偿电路, C_5 作为 R_4 的旁路, 用以減少高頻的負回授, 即增加了高音增益。

C_6 , C_7 , C_8 , C_9 都是交連电容器。 R_2 , R_{13} , R_{14} 組成的分压器, 供給管 B 适当的柵負压。管 A 的柵柵电压由 R_{15} 降压而得, 管 B 的柵柵电压是 R_2 的抽头供給的。

必須注意, 在这个电路里, 柵柵电压的供給是一個問題。管 B 的輸出电压是由陰極接出的, 如果柵柵接到屏極, 那末輸出到揚聲器的信号电流將被 C_{11} 和电源的內阻短路。这里要求屏極和柵柵間必須有相当高的阻抗而又不容許太高的直流电阻(阻抗小了, 揚聲器被短路, 电阻大了, 柵柵箝电压將比屏压低得太多)。如果应用一只扼流圈, 但这就引进了一个相移元件, 又不能用。这里是在反相管屏極电阻 R_2 上抽一个适当的头供給的。A, B 二管是串联的, 高压相當于單管的兩倍, 故管 A 的柵柵电压必須經過相当高的电阻來降

压供應。柵柵电流是隨信号强弱变化的, 如降压电阻过大, 則信号越強, 柵柵电压就越低, 导致輸出功率減小。为避免此缺点, 柵柵压最好直接供电, 或 R_{15} 尽可能減小。圖中 R_{15} 不是接在 310 伏上, 而是接在 270 伏上。

管 A 的柵柵压最好直接用 155 伏供給, 此 155 伏电压的产生方法見圖 6。而管 B, 最好另用一只高阻抗揚聲器接在屏極与柵柵極之間, 这样, 輸出电流 I_0 可全無損失(見圖 7)。这里, 因為已經有了 C_{11} , C_9 因此可以省去。

圖 5 中兩個負回授網路終究仍是产生相移的电路, 不够理想。改进的方法是把音調控制器加在管 I 之前, 使負回授和任何相移无关。这样的电路, 能够做到的特性是频率响应自 20 過到 250 千週是平的, 从 250 千週以上开始跌落。非綫性失真在較小輸出时是 0.03%, 最大輸出时是 0.3%。在整个音頻範圍內差不多沒有相移。

圖 5 电路的各元件數值, 可用普通方法設計。

總 結

从以上的介紹可以看出, 采用單端推挽电路, 可以提高收音机的質量, 并且省去了輸出變壓器, 也不要增加多少另件去代替, 制造成本可以降低。

(梁禾盧根据 Philips Technical Review vol.19, №.2 改写)

微电流放大器

在目前的設計中，高頻五極管已經很普遍的用作低頻電壓放大。在一般的放大情況下，電子管的屏極負荷電阻都采用數十萬歐，屏流約為几毫安，電壓增益在150倍左右。假使減小負荷電阻的阻值，可以使電子管放大較寬的頻帶，但增益就要相應降低。相反，增加負荷電阻的阻值后雖可獲得較高的增益，但由于下一級電子管輸入電容分流作用的影響，能放大的頻帶就要變窄。

如果并不要求放大器具有很寬的頻帶或者下一級採用輸入電容極小的陰極輸出法，那末就可以設法把負荷電阻的阻值提高到數兆歐。以常見的五極管6K8為例，用數兆歐的負荷電阻后，能獲得高达2500倍的增益。顯然，增益提高就可以減少放大器的級數，因而可使結構大為簡化。

另一方面，在電子管屏路中接入這樣高的負荷電阻后將使屏壓降得極低，因此，屏流只有20—30微安。電子管的這種工作狀態稱為“微电流狀態”。

五極管在微电流狀態下的電子管參數和額定狀態下有很大的差別。我們用6K8為例，並列出它們在這兩

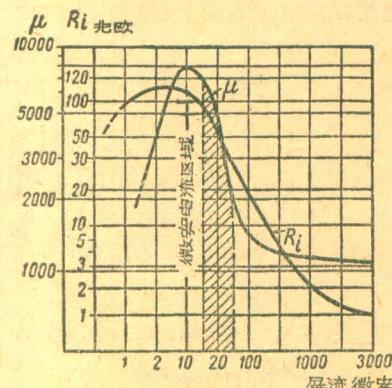


圖1 五極管在不同屏流時內阻
 R_i 和放大系數 μ 的變化情形

種工作狀態下的具體數值來作比較。

在微电流狀態下：（1）互導率降低：6K8在額定狀態下的互導率為1300微漠，在微电流狀態下將降低到100微漠；（2）內阻 R_i 升高：額定狀態（屏流為1—2毫安）時的內阻約為1.5兆歐，在微电流狀態（屏流為20微安）時的內阻將升高到40兆歐；（3）放大系數 μ 升高。

圖1是6K8從額定狀態到微电流狀態時內阻和放大系數變化的曲線。

我們知道，計算電子管增益 K 的公式是：

$$K = \mu \frac{Ra}{Ra + Ri} \quad \text{式中 } Ra \text{ 是負荷電阻的阻值。}$$

綜合上面幾點看來，可以理解電子管在微电流狀態下增益的提高，不僅是因為放大系數 μ 的升高，同時也因為用了很大的負荷電阻 Ra 的緣故。

在實際應用時，如果屏極電源電壓是350—400伏，負荷電阻可選用15兆歐（這時的 $Ri = 40$ 兆歐， $\mu = 4,000$ ），放大級增益 = 1000，頻率在2千週時的衰減量為3分貝。當屏極電源電壓為100—135伏時， Ra 可在3—5兆歐之間選擇，頻率從4—5千週以上開始衰減。顯然，在某些低頻放大器中，4—5千週以上的音頻是可以允許有衰減的。

圖2是具有二級低頻放大的電路，其中電子管 J_1 是微电流放大級。 J_1 和 J_2 之間採用直接耦合，不但省掉了阻流電容器，消除了放大器在低頻部份的頻率失真，而且可以使交流放大器轉而供直流放大用。 J_1 的屏柵極電壓只需5—20伏，因此，可從 J_2 的自給柵偏電阻上取得，同時 J_2 的

自給柵偏電阻已經旁路，在 J_2 的屏柵極回路內不必另加去耦濾波電容器。圖2的電路，另外有一個特點，就是工作相當穩定。

我們知道，一般的低頻放大器如果電源電壓稍有改變，就会影响到電子管參數的變化和屏流的漂浮不定。在圖2的電路中，這種不良現象可以得到很大的抑制。譬如說，由於某些原因使 J_2 的屏流增加，那末，在 R_4 和 R_5 上的降壓和 J_1 的屏柵電壓都會同時升高。由於 J_1 屏柵電壓的升高就促使 J_1 的屏流增加，因此，在 R_2 上的降壓就比原來高，也就是說 J_1 的屏極和 J_2 控制柵極的電位比原來為負。 J_2 控制柵極負電位的增大就限制了 J_2 屏流的增加。這種反復限制屏流的作用叫做“自動平衡”。

放大器中自動平衡的級數越多，工作也越穩定。例如，在放大器中用了兩級自動平衡之後，即使電源電壓變動25%，輸出級電子管的屏流仍沒有改變。

必須指出，圖2中 J_1 偏壓的選擇是否正確是極為重要的。如果要替換旁的電子管時，應另選 R_3 、 R_4 和 R_5 的阻值來配準 J_1 的柵偏壓和屏柵極電壓。

在微电流放大級中，如果設置了負回授或回授量隨頻率而改善的正回授後，就能有效的改善放大器的頻率特性。

應用負回授的結果能使放大器的頻率特性變得相當平坦。同時，也減少了由直接耦合所引起相位移動的可能。在某些測量儀器的放大器中，為

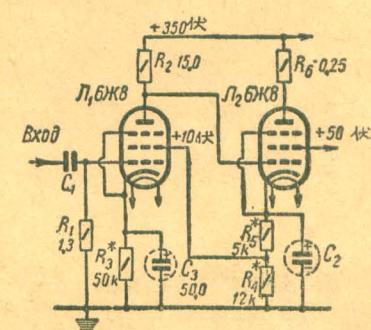


圖2 微电流放大器的实用电路

了使工作高度稳定，常将回授强度提高到60分贝或60分贝以上。

設置正回授的目的，是为了补偿微电流放大級对所放大的低頻上限增益的不足，因此，在回授电路內应加置电容器，使回授量随频率而升高。只要电容器的容量选得合适，就有可能提高放大器对低頻上限部分的增益，因此，放大器的工作頻帶就能适当展宽。

但总的說來，微电流放大級所能放大的頻帶畢竟还是較窄的，因此，决不适宜用在高逼真度的低頻放大器中。但是，在測量仪器中采用微电流放大器后却極有好处。

圖3是用来測量微小直流电压的毫伏計。其中第一級应用微电流放大，增益約为1,000倍，第二級是一般的放大，增益約200倍，这二級的总增益約在200,000倍左右。

在 J_1 和 J_3 的陰極間所設負回授的强度在40—60分貝之間，由于高
度負回授的作用，毫伏計的工作極為
稳定：当电源电压变动20%时，表
头指針的偏轉仅佔全刻度的1%。內
部噪声及交流声的影响也因負回授的

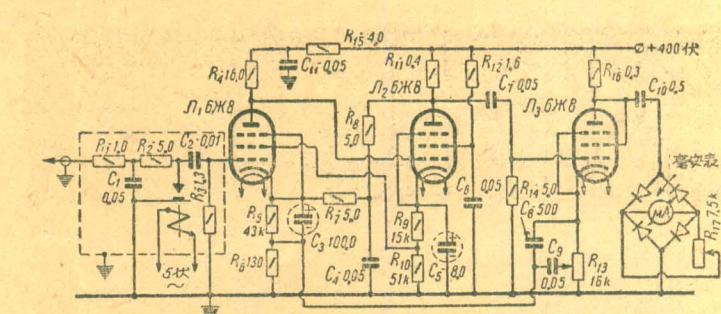


圖3 直流毫伏計的电路

作用而無法覺察。

加在毫伏計輸入端的被測电压，被断續器調制成为脉冲电流后由电子管进行放大。断續器的線圈可接在电子管的灯絲电源上。在放大器的输出端接入一个桥式整流器，將放大后的脉冲电压进行整流，这样，就使毫安表产生讀数。本机在电子管加热和另件上所消耗的無用功率是極小的，所以，在工作时的溫度極低，不需要有良好的通風。

这种高灵敏度的毫伏計在医学上可用来測量生物电流或科技上旁的用途。

类似的机器也能测量同样微小的

交流电压。如果整个放大器全部采用五極管放大和全部是直接耦合，那么，它的总增益可以达到数百万倍。在这样高的增益下，为了提高工作稳定性擴展頻帶寬度，应当使用回授量可以調節的負回授（50—60分貝左右）。

作者对6K8在微电流状态下的实验工作是在苏联陆海空軍志願支援协会所屬的中央無綫俱乐部中进行的。并获得滿意的結果。

（卜文珠，莊玉芬根据苏联“無綫電”雜誌1955年10月号編譯。原作者IO. 巴赫莫夫）

制高頻信号如圖2a，当此信号作用于二極管时，仅在信号的正半週使二極管的屏極电位較陰極为正，此时二極管能通电流，而在高頻的負半週則屏極电位較陰極为負，二極管不通电流，因此二極管的输出仅包含高頻信号的正半週，如圖2b，这种脈冲波形信号，分析起来它含有直流成份、高頻基波成份、高頻諧波以及原来調制高頻的音頻成份，如果适当选择負荷电阻R和电容C，则可使有用的音頻成份經過电阻R在它的兩端产生电位降作为輸出，而不需要的高頻成份及其諧波等則由电容C旁路，R兩端产生的电位降波形如圖2c，經過交連电容器輸出至下一級低頻放大器，最后输出的信号即如圖2d的音頻。

用二極管檢波灵敏度是不高的。但在普通超外差式收音机的檢波級前有一級或兩級中放，輸入信号比較强大，檢波管的特性主要是不使較強的輸入信号失真，而不必具有太高的灵

二极管检波器

溫 啓 荣

檢波是收音机中最基本的組成部分，任何簡單的收音机也少不了它。檢波就是收音机將收到的电磁波重新变为人耳能够听到的声音所必經的过程。

現在的收音机除开矿石机外一般都是用电子管檢波，用电子管檢波一般分为三种：二極管檢波，屏極檢波和柵極檢波。本文只就二極管檢波加以說明。

圖1 为二極管檢波器原理圖，

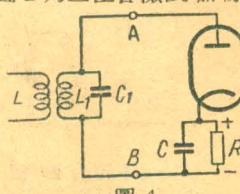


圖1

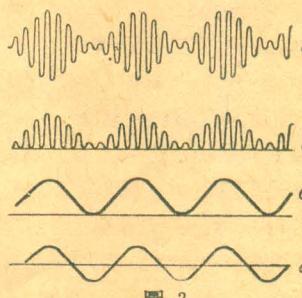


圖2

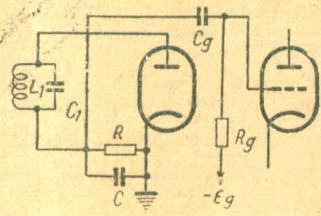


圖 3

敏度，故通常采用二極管檢波。

上面提到 R 及 C 选得适当与否直接影响檢波效率，一般說來電阻 R 应选得足够大，理由是：(1) R 大時，在它上面的音頻電位降大，檢波的效率便高；(2) 在圖 1AB 兩端呈現的電阻稱檢波器的輸入電阻以 R' 表之， R 大時 R' 便大，這樣檢波器所消耗的功率便隨 R' 增大而減小；因為

$$\begin{aligned} P_d = U_e I_e &= \frac{U I}{2} = \frac{U}{2} \cdot \frac{U}{R'} \\ &= \frac{U^2}{2 R'} \end{aligned}$$

式中 U_e ——檢波器輸入电压有效值，

I_e ——电流有效值， U ， I 各為最大值。

(3) R 較小時，檢波器的輸入電阻 R' 和二極管內阻相對說來變成不是常數（因二極管內阻在變化），輸入電壓振幅 U 便隨着改變，產生較大的非線性失真；而且 R 較小時還嚴重地使諧振電路旁路，選擇性降低。通常 R 大約為 20 萬—50 萬歐。電容 C 也要選得適當，不能太小，否則輸入端的高頻電壓大部分就降落在負荷 RC 上，而在二極管上的高頻電壓反而減小，使檢波效率減低。電容 C 應該這樣選擇：要使它對高頻電流的阻抗遠小於二極管的阻抗，而對音頻電流的阻抗却要大，這樣才能使檢波效率增大。

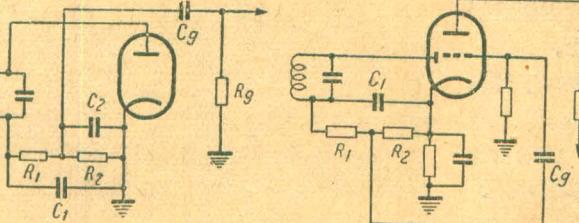


圖 4

但 C 的電容量也不能太大，否則對高音的衰耗增大，輸出的頻率響應曲線不夠平直。 C 的數值通常為 100—300 微微法。

實用上二極管檢波的基本回路如圖 3，為了使檢波器不致在高頻回路 $L_1 C_1$ 中產生大的衰耗（衰耗大則選擇性差），檢波器的輸入電阻 R' 应不低於 0.2—0.25 兆歐。二極管的輸入電阻可以按下式計算：

$$R' = \frac{R}{2}$$

這樣可以求出 $R = 0.4—0.5$ 兆歐。 R 的大小也和後面跟着的低頻放大器的柵極電阻有關，它們之間可用下式表示，即：

$$R_g = 9R$$

因此可以求出 $R_g = 3.6—4.5$ 兆歐。 R_g 不能太大，因為電子管工作時，管內的殘余氣體被離子，正離子跑向柵極。若 R_g 小，離子電流產生的電位降小，影響不大；但當 R_g 大時，離子電流所成的電壓降可以佔基本柵偏壓的幾分之一，同時離子電流不穩定（每個電子管內殘余氣體多少不同）。因此柵偏壓也不能穩定，必然影響到低放級的工作也不能穩定。為了補救這個缺點，可改用圖 4 接法，負荷電阻被分成 R_1 和 R_2 兩個電阻，音頻電壓只從負荷電阻上取用一部分，這樣 R_g 可以小些 ($R_g = 9R_2$)，而輸入阻抗仍

然很大（因負荷電阻仍為 $R_1 + R_2$ ）。雖然這種線路的缺點是損失了一部分音頻電壓，但是可以由提高低頻放大級的增益來補償，因為一般收音機低頻放大級的增益都設計得比較高。

實用的檢波級很多是利用二極三極複合管，即利用電子管的二極部分作檢波，三極部分作放大，如圖 5。檢波作用和前述二極管相同，檢波後輸出的音頻電壓經過 C_g 加到電子管的三極部分的柵極，再作放大。還有一種是利用二極五極管的，如圖 6。圖中五極管的屏陰部分被用作檢波，低頻電壓經過 C_g 加到控制柵極，簾柵極作為低放的屏極，放大後經 C_b 至下一低放級。二極五極管也可以用作高頻或中頻放大和檢波，如圖 7，五極部分用作高放或中放，然後交連到二極部分進行檢波。

以上的二極管檢波回路圖都有一个特點，即負荷電阻都是與二極管及信號回路相串聯的，這種方法直流與交流都在同一回路里流通，叫做串聯檢波法。在某些情況下也採用負荷電阻與二極管並聯，這樣檢波後直流和信號交流回路可以分開，叫做並聯檢波法，如圖 8 所示。並聯檢波法的理論與串聯的相同，特點是在負荷電阻上存在着由整個回路來的高頻電壓，故此法有兩個缺點：

1) 電阻 R 把高頻回路旁路了，因而降低了檢波器的輸入電阻。並聯時的輸入電阻可以近似的認為是 R 與串聯時的輸入電阻 R' 幷聯，但 $R' = \frac{R}{2}$ ，因此可以求出並聯時的輸入電阻。

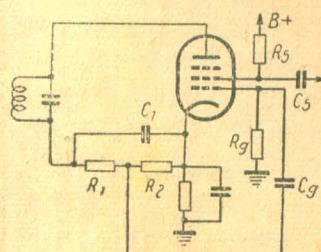


圖 6

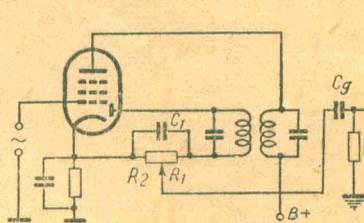


圖 7

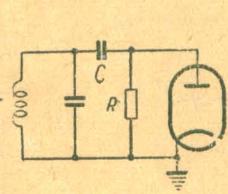


圖 8

$$\begin{aligned} R'' &= \frac{R' \cdot R}{R' + R} \\ &= \frac{\frac{1}{2} R \cdot R}{\frac{1}{2} R + R} = \frac{1}{3} R \end{aligned}$$

（下接第 25 頁）

幸福牌六灯收音、电唱兩用机

張仁山

幸福牌六灯收音电唱兩用机是中国人民解放军文教用品制造厂出品的。該机外形美观大方，声音宏大，低音调較丰富，电唱机备有 $33\frac{1}{2}$ 轉与78轉开关，可放30公分以下的唱片。

該机电源可用110伏或220伏交流电，最大消耗电力約70瓦。

該机收听的范围：短波3.9—12兆週，中波520—1600千週。中频频率發生自动音量控制作用。

465千週。

6V6最大不失真输出1.5瓦，最大输出电力約3瓦，中波灵敏度約100—120微伏/公尺，选择性和信号杂声比与一般五灯外差机相仿。

該机变频管6SA7，中频放大兼第一音频放大管6SK7，检波兼第二音频放大管6SQ7，功率放大管6V6，全波整流管5Y3，调谐指示管EM1。其电路如圖1所示。

就該机部分电路来看，与一般五灯外差机稍有不同，中频放大管6SK7除了作固定中频放大外，又兼第一音频放大。經6SK7放大后的中频电压由第二中频变压器交連到6SQ7下面的小屏上，检波后的音频电流在

R_9 ， R_{11} 上产生了电压降，把在 R_{11} 两端分得的电压經 R_8 ， C_{17} 加到6SK7栅路里，放大后从帘栅极输出。6SK7作帘栅极输出时，帘栅极的工作电压約70伏。如果帘栅极的电压低落时，不但影响了音频放大，还会严重地影响中频的增益。



該机采用电压负回授的办法作音调控制。把6V6放大以后的一部分音频电压回授到6SQ7的屏路里， C_{25} 作固定回授，其电容量虽小，但高频回輸較大，故很大程度上衰減了高音调。 C_{24} 与 R_{19} 組成调节式回授控制，由于 R_{19} 变动值較大，所以高低音调有显著变化。就整个音调衰增电路上来

看， C_{24} ， C_{25} ， C_{28} 都衰減了高音頻增益，故該机高音調不及低音調悅耳。

功率放大管6V6的栅负压，由串連在B-回路中的 R_{18} 上取得，正常值12.5伏左右。延迟式自动音量控制负压約1.5伏左右，也由 R_{19} 上取之，經 R_5 加到6SQ7上面的检波屏上，使被检波的信号电压在低于該值时不

为了防止强信号和唱片失真現象，在输出变压器的次級并联了 R_{21} ， R_{15} 两个串联电阻，把 R_{15} 分得的音频电压随着 R_{14} 的变动而适当的回授到6SQ7栅路里，相当的降低了6V6的失真输出。

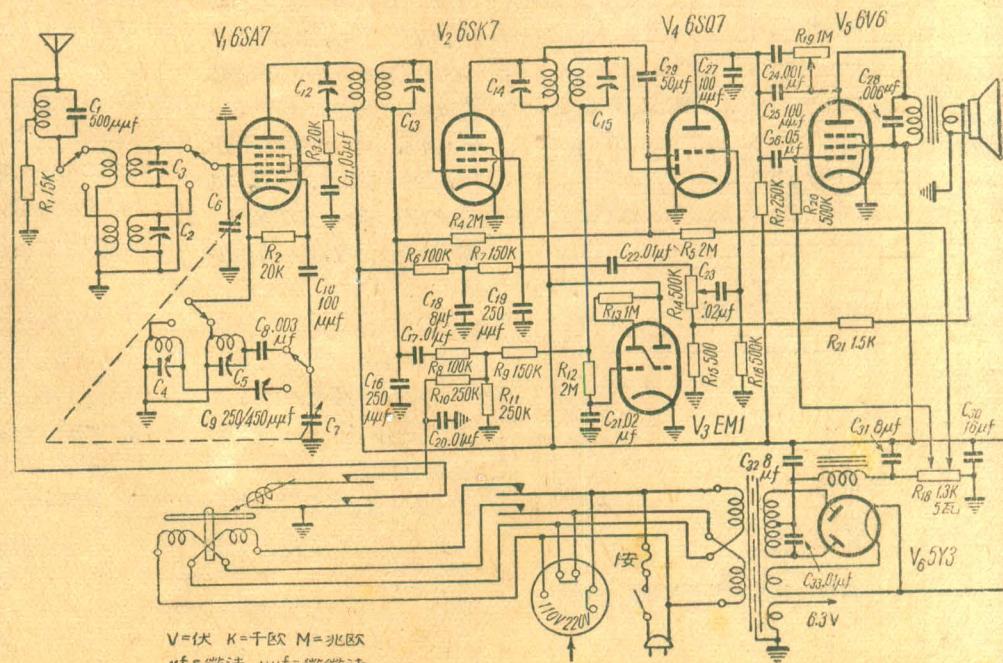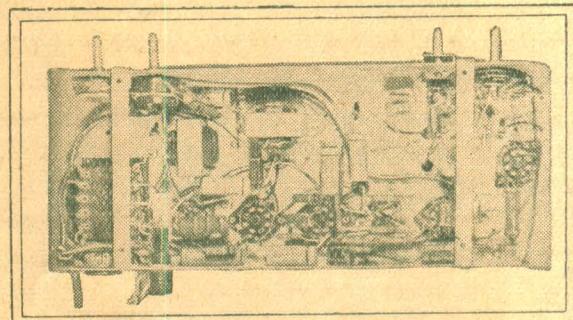放唱片时需把机箱上盖打开，由于和盖上膠木片的下压，使馬达和拾音器的彈簧片开关接通，同时收音部分的天綫也与机壳接通，高頻在天綫部分遭到傍路。但在放唱片时，近而强的中波电台仍然会使揚声器內有相当的广播声，故唱片时需將諧振了的电台移开，或把波段开关擲于短波档。



V=伏 K=千欧 M=兆欧
 μF =微法 $\mu \mu F$ =微微法

$\sim 220V/110V$

0.5V

常用苏式收音、放大电子管命名的意义

收音和放大用的各种电子管，按管壳所用材料可以分成金属的和玻璃的电子管。玻璃管中又有所谓指形管（花生管）和橡实管。电子管的灯丝可以作成交流的或直流的，因此又可以把电子管分成交流的和直流的。

交流电子管的灯丝电压常是4—

30伏，但最常用的是6.3伏。大多数收音和放大用交流电子管的灯丝电流是0.3安，但输出功率较大电子管的灯丝电流为0.45—0.9安。电池式电子管的灯丝电压通常不超过2伏。

苏式收音和放大用电子管的名称由数字和字母组成，如6П1П、6С2П、

6С5С、1А1П、6Ж2Б 和 6П9 等。

在电子管标记中的第一个符号是数字，它表示灯丝所需电压的整数（如电压6.3伏的为6，1.2伏为1）。

第二个符号是字母，它说明电子管的结构及其用途：A——二极管，X——双二极管，C——三极管，H——双三极管，Ф——五极管，И——三极六极管和三极七极管，П——输出五极管和集射四极管，Э——四极管，K——截止五极管和集射四极管，Ж——锐截止五极管和集射四极管，A——变频管，Г——单二极或双二极三极管，B——单二极或双二极五极管，E——调谐指示管，Д——二极整流管。

第三个符号是数字，它表示该型电子管的编号。

第四个符号是字母，它说明电子管的外壳：具有玻璃外壳的电子管用字母C表示，花生管用字母H表示，橡实管用字母Ж表示；具有金属外壳的电子管，在它的名称中没有第四个符号。

这样，下面所举电子管名称的例子就可以这样读：

6П1П——灯丝电压6.3，输出五极管，第1号，花生管。

6С2П——6.3伏，三极管，第2号，花生管。


6С5С——6.3伏，三极管，第5号，玻璃管壳。

1А1П——1.2伏，变频管，第1号，花生管。

6П9——6.3伏，输出五极管，第9号，金属管壳（没有第四个符号）。

▲ 6Ж2Б 的第4个符号 Б，是指电子管直径为10公厘的小型管——译者注。

天迪摘译自苏联
“无线电”杂志

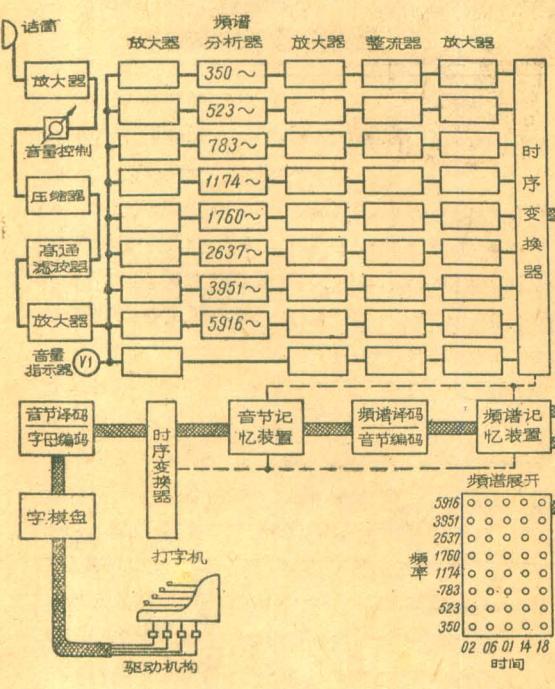

声音打字机的构造原理图

作成一定的音节符号，进而驱动音节记忆装置。作为音节记忆装置的是7个或者10个继电器，它们除了对规定以内的音节外，对其它音节是不动作的。根据记忆装置的输出作成文字号码，利用这种文字号码遂可驱动打字机。在上述已经付诸实用的声音打字机中，当利用7个或10个音节作种种排列进行发音时，如果是根据各个发言人来调整和确定音节的号码，已证明打字动作将极为准确。

（摘译自日本“电气通信学会杂志”1957年8月号）

TY250-1000

国产有线广播设备 维修经验

龐炳根 方錫 王永年

我国各县市有线广播站广泛采用 TY250—1000型机器，现将两年来维修该型机器时发现的一些问题和修理经验综合介绍一下，供大家参考。本文所介绍的经验，只限于在实际工作中遇到次数较多和较为普遍的，所以不够全面。所用图纸，根据人民邮电出版社1957年9月版“TY250—1000 国产有线广播设备”一书。

一、属于电源整流层方面

(见上述书 36 頁圖 26)

1. 故障现象 高压开不上，交流 6.3 伏继电器 P_{3-4} 跳不上。

故障原因 往往是热控管本身有毛病。第一种原因是由于热控管灯脚（2 和 7 脚）焊接不良，用万用表测量是通的，但灯脚焊接处因电阻过高，灯丝烧不热，管内双金属片，因受热不足，不能弯曲接合，修理时把热控管的第 2 和第 7 两个灯脚重焊一下，必要时可在热控管 2 同 7 两灯脚旁用鎔刀鎔成一小缺口，看到脚管内部引线后，在缺口上重新焊接（附图 1）。第二种原因，热控管内双金属片接点距离太远，即使热控管电阻丝电压能达 6.3 伏，管内双金属片仍不能接合，碰到这种现象的修理方法是，可以把热控管玻璃泡打破，将管内双金属片距离适当地调整一下（热控管玻璃打破后仍能工作）即可，或是另换一只热控管。第三种原因，热控管灯丝电压调节电阻 R_{3-6} 上可变接头接触不良，或因位置调节得不适当，只要用电表量一下热控管灯丝电压是否正常（应比 6.3 伏略低）就可发现问题。第四种原因，热控管的灯座脚子松动与脚接触不好，或因热控管按插时未插好，亦产生上述故障现象，只要把管座弹性铜片稍稍夹紧一下，或发觉管子未插好时，重将管子插妥即可。

2. 故障现象 高压关不掉，机器过荷时，过荷继电器不跳，高压开关 B_{3-8} 及 B_{3-2} 关闭后，仍有高压，打开机器后门及旁门高压仍关不掉，这种情况，对人身很有危险，要多注意。这种故障也相当普遍。

故障原因及修理 一般由于对扩大机保管维护不好，使用时间较长，或曾发生过 B 电高压短路等故障，使高压继电器 P_{3-2} 的金属接触点表面烧坏，这样在每次工作时，高压继电器金属片接触点往往因通过电源电流，产生较大火花而将接触点相互焊牢，弹不开来。修


理时可用零号细砂布，小心地把接触点打擦光滑平整，即可恢复，另外继电器弹簧及金属片间的距离应适当调整，不使发生接触不良等现象。

3. 故障现象 电源整流层，间断地听到打火花的声音，有时高压自动跳开。

故障原因和修理 由于扩大机在运输途中机架受到强烈振动后，该层高压滤波电容器 C_{3-3} （油质 4 微法，耐压 2000 伏）的固定夹板松了，使 C_{3-3} 电容器松动，能自由地左右滑动，当电容器 C_{3-3} 移向靠近面板时就会产生间断打火花和高压跳开等故障现象，修理时，最好能设法将电容器重新用夹板夹紧（一般夹子铁皮很厚，重行夹紧的工作很不容易进行）或用较厚实的白纸、马粪纸等将电容器同夹子填塞固定起来。

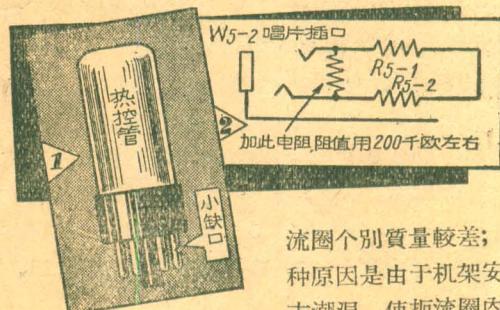4. 故障现象 扩大机高压突然跳开不能工作，每次高压刚加上的一瞬间，该层 866 发出一阵强烈的蓝光，随即高压自动跳开。

故障原因和修理 由于该层从二只 866 灯丝变压器中心头接出来的一只 AP_{3-2} 10 亨扼流圈内部绝缘不佳，被高压打穿（用电表测量时，扼流圈同铁心相通）造成高压短路。造成这故障的原因有两种：一种是由于扼



流圈个别质量较差；另一种原因是由于机架安置地方潮湿，使扼流圈内部受潮后绝缘度减低，或机器搁置太久不用而受潮所致。修理时，只有把此扼流圈拆下修绕。至于有些广播站将通铁壳的扼流圈搁置在厚胶木板或石棉板上同机架绝缘，这不过是临时性的办法，很危险，因为误触扼流圈铁壳就会伤人，应设法恢复正常。

5. 故障现象 高压开关接通之后，要用手抵住红色的高压按钮才能工作，手放开之后，机器不能工作，但整流管仍略有蓝光，表示整流管屏极上仍有高压。

故障原因 由故障现象看来，866 有蓝光，说明有屏流，但是蓝光很淡，表示电流很小，由线路图可以看出，高压手按开关 B_{3-2} 与高压继电器 P_{3-2} 上半部接点并联。因此用手按住时，代替了 P_{3-2} ，机器就能工作，当 P_{3-2} 上半部接点接触不良或未接上，不用手按住高压开关时，电源线 #11 经过 P_{3-2} 接点下半部（它是好的）和高压变压器 TP_{3-3} 初级线圈，再经过接头 7、8（接通）

和高压开关 B_{3-3} ，然后经过插头 5 和 11（内部直通）最后，经过过荷继电器接点 P_{3-3} 完成回路，因此电源变压器得到的电压就很低，虽然 866 略有蓝光，但不能工作。

修理經過 按上述分析，检查后发现高压继电器 P_{3-2} 上半部接点的接片过宽，胶木凹槽狭，卡住了，把接头锉狭一点就好了。

二、属于末級强放層方面

（見同書第 33 頁圖 25）

1. 故障現象 强放層輸出聲音失真，輸入音量控制器略稍开大一些时，过荷繼电器 P_{3-3} （同書第 36 頁圖 26）随即跳开。

修理經過 發現負回輸電路中 C_{2-14} 电容器打穿，負回輸電阻 R_{2-29} , R_{2-30} , R_{2-31} , R_{2-32} ，各个電阻之間有由於跳火而被燒焦的現象，但各个電阻阻值經測量後得知未有改變，後換上一只 8 微法的电解質電容器，問題就解決了。

2. 故障現象 强放層輸出音量低弱失真，強放層音頻輸出電表指數小，當輸入音量愈開大時，失真度也越嚴重，但用測量選擇開關測量 6V6 电子管同 805 电子管屏壓都很正常，同時控制枱輸出電表指數亦正常。

故障原因 經檢查是由於 J_{2-1} 及 J_{2-4} 二只 6SJ7 电子管的帘柵極降壓電阻 R_{2-5} 及 R_{2-23} 變值壞了，（由 1.2 兆歐變成無窮大）修理時只要換二只同值電阻即可，有時只有一只 6ST7 电子管帘柵降壓電阻燒壞，亦會產生同樣的故障現象，不過程度上較輕而已。

3. 故障現象 扩大机正常工作時，若机架稍受振动，音頻輸出電表指數，往往突然急增，指針一直打到底，末級強放層輸出音量亦“呼”的一声突然猛烈响起来，但过了一刻机子又自动地恢复正常工作，这种故障可能在数天內不發現一次，亦可能一天內發生二、三次。

故障原因 主要是由於負回輸回路開路的緣故，經常發生在負回輸電阻 R_{2-14} 旁的一段線路有發生間斷開路的情況，因該段線路是用套管套好的，用肉眼檢查很難察覺，後經查出後，用烙鐵將線路斷頭處重行鋸妥再用套管套好，該故障現象即行消除。

三、屬於測量層方面

（見同書第 38 頁圖 27）

1. 故障現象 測量阻抗時，電表 HII_{4-1} 指針調不到零。

故障原因和修理 在 400 週振盪管 J_{4-2} 6SL7 屏極出來，有一只輸出控制器 R_{4-20} 同電阻 R_{4-19} 相串聯，構成一分壓電路，當 R_{4-19} 阻值變大或原來过大時，電表指針就調不到零，修理時可選一阻值比 R_{4-19} 略小的電阻換上，或在 R_{4-19} 電阻上并聯一只 1 兆歐到 2 兆歐的

電阻亦可。

2. 故障現象 當測量轉換電鍵放在“電壓”一檔時，電表 HII_{4-1} 能正常工作，但當電鍵放於“歐姆”和“阻抗”位置時，不能測量。

故障原因和修理 是由於低週扼流圈 AP_{4-1} 線圈斷路，電子管 J_{4-2} 6SL7 和 J_{4-3} 6SN7，因無高壓，均不能工作，有時輸出變壓器 TP_{4-1} 初級線圈斷路， J_{4-3} 6SN7 無高壓，在測量歐姆時的直流電源系取自 6SN7 陰極，6SN7 管沒有直流高壓，就不能工作，因電表當作歐姆表時無電源，這種故障已發現多次，一方面是扼流圈和輸出變壓器本身質量上有問題，另一方面，由於長期不使用測量層，或機架放置地方太潮濕，使扼流圈和變壓器內線圈霉斷，修理時只有將上述扼流圈和輸出變壓器拆下重繞。

3. 故障現象 測量層電表 HII_{4-1} 當測量轉換電鍵放在“電壓”、“歐姆”、“阻抗”各檔均不工作，同時各管燈絲都不亮，並都無燈絲電壓。

故障原因及修理 由於該層燈絲變壓器 TP_{4-2} 初級線圈斷路，這樣在測量電壓時電子管 $J_{4-16} H6$ 不能起整流作用，同時電子管 J_{4-2} 6SL7 及 J_{4-3} 6SN7，亦不能起振盪和放大的作用，這樣電表當然全部都不起作用，修理方法只有將變壓器 TP_{4-2} 拆下修繕，有時電表在單獨測量電壓一檔時不工作，可能是 J_{4-1} 6H6 电子管本身燈絲開路，或該管插座 2, 7 二腳松動燈絲不亮不能工作所致。

四、屬於控制枱和播音匣方面

1. 故障現象 不論將話筒輸入選擇開關或轉播輸入選擇開關，放在播音匣，話筒 2，收音轉播，及線路轉播 #1 及 #2 上，控制枱均沒有信號輸出，但各電子管燈絲，指示燈等均明亮如常，監聽喇叭聲息全無，輸出電表 HII_{1-1} 指針不動，同時控制枱電源整流器部分，電源變壓器 TP_{2-1} 發高熱甚至會淌油，嚴重時整流管 J_{2-1} 5 U4C 燒毀（見同書第 28 頁圖 22）。

故障原因及修理 在控制枱電源整流器部分，整流管 J_{2-1} 5 U4C 灯絲所接第一只濾波電容 C_{2-1} (10 微法 450 伏) 打穿，造成 B 电压短路。修理時將該部分接線板翻開另用一只 8 微法 450 伏电解質電容換上即可。

2. 故障現象 將話筒輸入選擇開關放在播音匣位置工作時很正常，但當開關撥到話筒 2 時則雖將音量控制器開大，輸出電表的指數還是很小，監聽喇叭音輕，有時還得發出“呱呱”的怪聲。

故障原因及修理 問題的產生是由於話筒輸入選擇開關在話筒 2 一檔位置時，接觸點接觸不良，或接觸點開路所造成，修理時往往用四氯化碳（藥房出售）在選擇開關接觸部分洗一下即可解決。（如無四氯化碳用汽油洗接點亦可）倘洗後開關接觸仍不良的話，可細心地

設法將接觸片板扭修復，或選用質量較好的四刀雙擲波段開關按原來線路接上，就可以恢復工作。

3. 故障現象 由播音匣送來的話筒說話信號與唱片信號，強弱相差懸殊，技術員控制十分困難（見同書第18頁圖11）。

故障原因及解決辦法 根據實際工作情況，發現大部份TY機器用附設的低阻話筒講話時，就是把音量控制器開到頭，控制枱上輸出電表指針仍达不到紅線，（標準位置）原因有二：一是話筒輸出低，二是話筒級放大倍數不夠，再加上有些電唱機輸出信號很大，就形成上述現象。有時二者大小相差達十幾倍到近百倍，技術員無法控制，經常使機架部分過荷跳開。解決辦法是把 R_{5-1} 由原來的75千歐改大到一兆歐或2兆歐。具體數值要看用什麼電唱機和話筒而決定，當 R_{5-1} 阻值改大後，最好能在唱片插口 W_{5-2} 輸入端接上一只200千歐電阻如圖2。

4. 故障現象 每逢播音員拿起電唱頭，擴大機即過

荷一次，控制枱上電表指針亦打到底。

故障原因及解決辦法 附設的電唱機一般輸出線是雙線，播音匣輸入也是雙線，但有一部分在播音室里用的電唱機是單芯隔離線，遇到這種情況就等於唱頭輸出線上沒有隔離，受人體感應很大，造成交流聲及擴大機過荷等現象，徹底解決方法應把單根隔離線改為雙根隔離線，唱頭插頭改用三線話筒插頭。用單根隔離線也可以，但隔離線要通地。

5. 故障現象 控制枱收音機部分收音效率突然降低，僅能收聽附近或強力信號電台，同時收音輸出信號較前顯著減弱。

故障原因及修理 故障產生的來由是由於第二級中放管（或第一級中放管）V5 6BA6窄柵極降壓電阻 R_{24} （100千歐）變值（無旁路）所致，這樣就使收音機靈敏度大大降低，修理時只要選擇一只一瓦的同值炭阻換上即可（見同書第20頁圖13）。

有線廣播喇叭限流電阻 及其保護辦法

無錫市廣播站自從1955年建站以來，對有線戶的設備保護上曾走過一段彎路，直到1956年下半年，才順利地解決了這一問題。


開始時，用戶設備沒有保安設備，只在用戶線路變壓器上加保險絲，因此任何用戶內線發生短路或漏電，就會使整個用戶線發生停播，尋找故障較困難。以後就用200毫安小電珠串在入戶線上，用羊角按裝，可是每發生一次故障，小電珠就燒燬。修理時除檢查內線，還必須上桿換保險絲，有時在檢修過程中要燒幾次保險絲，再加上電珠在戶外接觸點容易生銹，容易產生故障。

自從1956年初，無錫市廣播站就用1瓦炭質電阻代替保險絲，規格如下：

喇叭種類	12.7公分直徑動圈	12.7公分直徑動圈	20公分直徑舌簧
支線電壓	30伏	60伏	60伏
限流電阻數值	100歐	300—400歐	800—1000歐

自從使用炭質電阻以後，一般戶內線路發生漏電或短路，只是本戶音量低或無聲，並不影響外面線路。而在一般情況下，故障排除後炭阻仍可使用，當然也有因為直接短路而使炭阻發熱而阻值變大的，也有個別有燒燬的。另外在1957年雷雨季節，我站郊區用戶線直接受雷擊，喇叭出故障五處。四處僅限流電阻被雷擊燬，喇叭及喇叭變壓器未有受到損壞，一處限流電阻及喇叭變壓器同時擊燬。可見限流電阻還能起雷擊保護作用。

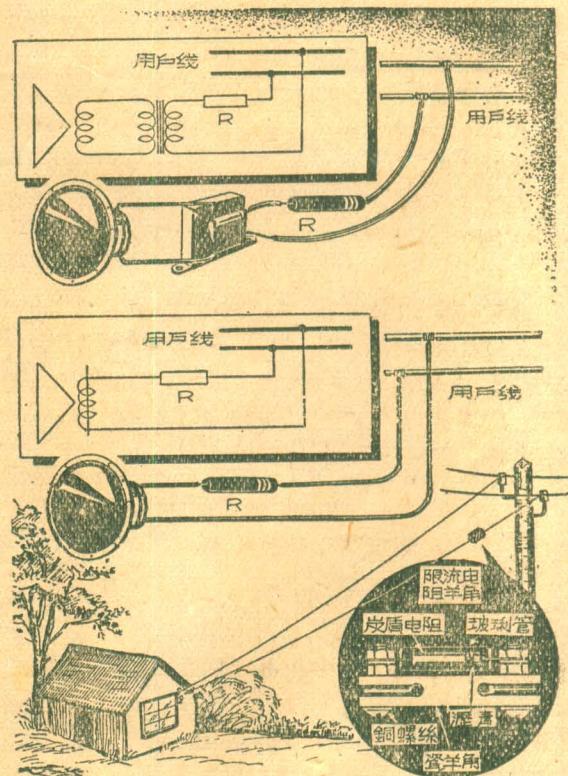炭質電阻價錢較便宜，受熱後不致立即損壞，阻值一般變大，因此對線路能起保護作用。但是因為在戶外，電阻很易因為風雨和太陽侵蝕而風化變值，保護辦法是用小玻璃管套作炭阻外殼，兩頭用瀝青封好，然後固定在瓷羊角上。如下圖。兩年來，幾千個保護好的電阻中尚未發現受天氣侵蝕的炭阻。



無錫市有線廣播站

胡友仁

高傳真度、不用輸出變壓器的增音機

——胡慕民

國產 TY250/1000 型擴音機，在各地農村廣播站採用的很多。該機性能優良，例如失真度低，頻率響應平闊等等，非一般機器所能比擬。但是，在實況轉播時，如果所用增音機沒有具備與此相應的條件，那末播出的效果仍然不好。

根據傳真度要高，並且要配合電話線、控制台的輸入阻抗以及適合於縣內轉播實況時最遠距離（一般縣城

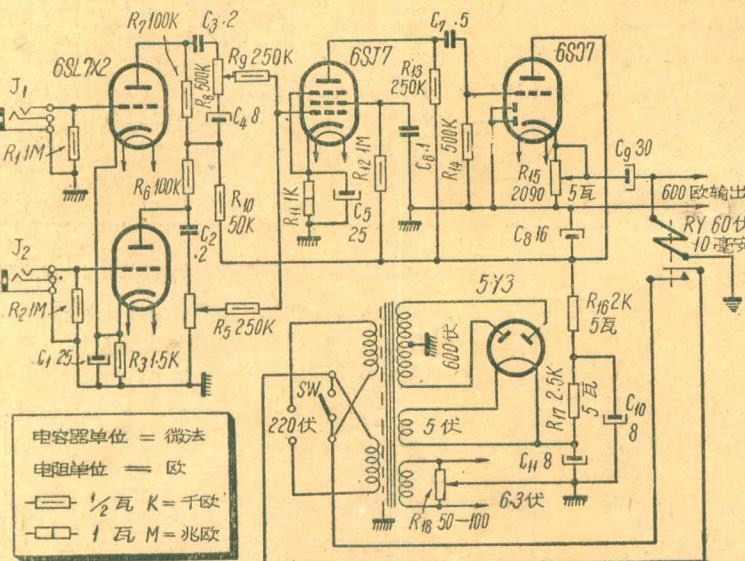


圖 1

內劇院、禮堂與廣播站的距離很少超過二公里）的要求，我們試製了一部轉播用的增音機（如圖 1）。該機末級採用了一只高放大因數三極管 6SQ7 作陰極輸出，輸出電壓約 1.4 伏，阻抗為 600 欧。TY 型控制台線路輸入（線路 #1 與線路 #2）最高輸入電壓只需 0.775 伏就夠了，所以在兩公里內用它來轉播是很滿意的。如果採用的不是 TY250/1000 擴音機，而是一般擴音機，把它接在拾音器輸入端也可得到很好的效果。

6SQ7 作陰極輸出時， R_{15} 既是輸出電路的負荷電阻，同時又是輸入電路的陰極偏壓電阻，工作時便使得輸出

電壓百分之百反向回授，加上不用輸出變壓器，因而噪音、交流聲、失真度都減到極微，頻率響應也大大地改善。另外增音機的電源可以利用輸出饋線遙控，無需用人管理，經在漢陽站試驗，效果很好。

輸出阻抗是怎样得來的？

輸出管的陰極電阻並非是輸出阻抗，實際的輸出阻抗是經過負回授後的有效阻抗，可以從下面公式中所求阻抗求出陰極電阻

$$R_K = \frac{ZP}{R_P - Z(1+\mu)},$$

式中 Z —— 所需輸出阻抗， R_P —— 電子管屏阻， μ —— 電子管放大因數。陰極電阻求出後，再與輸出管需要的負壓核對，如果求得的電阻產生的電壓降與負壓相近，這樣就可適用，否則還要重新選擇電子管。根據經驗，所求電子管的跨導（單位微毫）低於並接近於 $25 \times 10^4 \div Z$ 時，才能使求出的陰極電阻既適合於輸出阻抗，又適合於柵負壓的要求。下面是我們計算 6SQ7 作 600 欧陰極輸出的例子：

查特性表該管用 250 伏屏壓時，柵負壓為負 2 伏，放大因數為 100，屏阻為 85000 欧，跨導為 1175 微毫，屏流為

1.1 毫安 (0.0011 安) 代入上式：

$$\text{陰極電阻 } R_K = \frac{85000 \times 600}{85000 - 600(1+100)} = 2090 \text{ 欧。}$$

由此可見輸出 600 欧時，陰極電阻需用 2090 欧。柵負壓 $E_g = 0.0011 \times 2090 = 2.299$ 伏，與特性規定 2 伏相近，因此該管完全適合於作 600 欧陰極輸出用。

遙控時饋線與控制台輸入線路的連接：

用雙線時如圖 2 所示；

用單線時如圖 3，另需將機殼接地；

用一般擴音機時與圖 3 同。

使用時應注意以下兩點：

- 一、該機輸出電壓受到增益的限制，電源電壓不宜過低，否則會感到音量不夠；
- 二、用雙線遙控電源時，供給繼電器 R_y 的直流電源不能接錯，否則電源打不開。

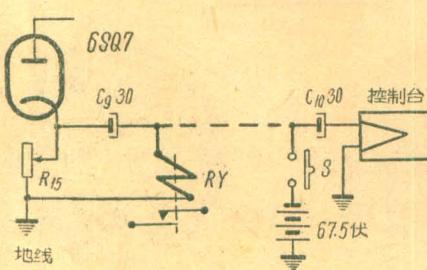


圖 2

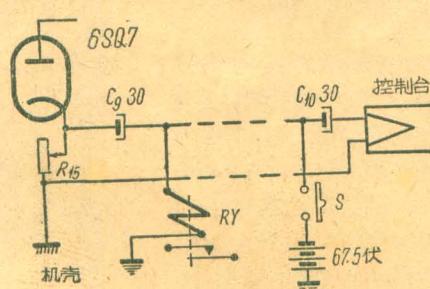


圖 3

小型鉭固体电解电容器

一般电解电容器是由金属阳极、阳极表面生成的氧化层、含有水分的电解质（电液或电糊）和金属阴极组成。现在有一种新型的钽固体电解电容器，构造如图1，阳极系由钽粉在高温下烧结而成的一个多孔性块。表面经电化学处理后形成一层五氧化二钽的薄层。阴极即外面的金属壳。除了阳极、阴极和氧化层外，还多加了一层炭，用二氧化锰来代替含有水分的电解质，因此，避免了电解质的外溢、蒸发、干涸或腐蚀作用。

钽固体电解电容器的体积和晶体管相仿（图2），但是每单位体积的容量比任何其它的电容器都大，照片中的钽电容器其容量为0.02—100微法。当温度变化从-75°C—+100°C时，每变化一度，容量仅变化0.05%—0.07%。电路里采用了钽固体电解电容器后，即使在低温下工作，仍然可以维持良好的功率因数。

因为采用的电解质电导率较高，厚度薄，其工作特性与频率无关，适合于高频下工作。

这种电容器的另一特点是在室温或温度上升的情况下，搁置的寿命很长。并且也无需像一般电解电容器一样周期性的充电，以保持电特性。

另有一种用钽丝线圈或钽箔做成的固体电解电容器，容量小，但是耐压高。

（毛公）


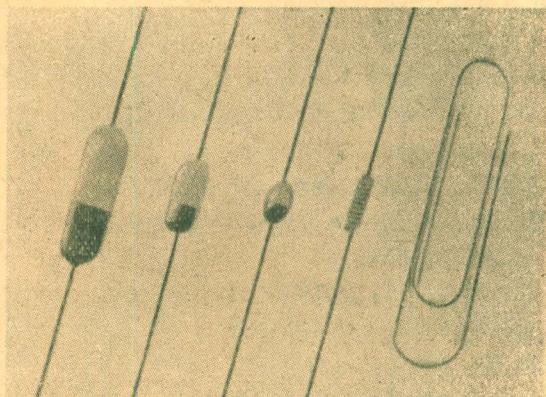
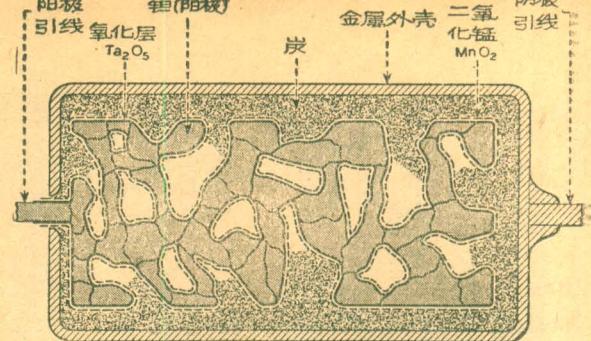


圖 1 大容量的多孔性钽固体电解电容器的内部构造

圖 2 多孔性式（左边三个）、綫圈式（右边一个）钽固体电解电容器和迴形針大小的比較。

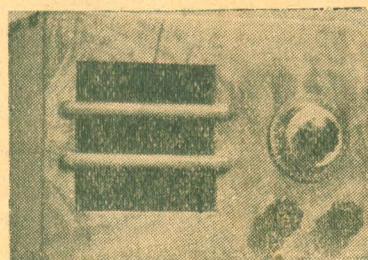


用国产小型管6K4Π及6H1Π制成一架中短波2灯机，制作费用低，省电，全机消耗不到10瓦，效率很好，今介绍于下。

本机线路如图1。用6K4Π检波，6H1Π一组三极部分作音频放大，输出功率约0.3瓦，另一组三极部分作半波整流。线圈采用美通554-553A改制，用天线线圈 L_A 、 S_A 来担任再生线圈。 S_A 的圈数可以不动， L_A 的圈数要拆掉 $\frac{1}{2}$ 左右才合用。电源变压器采用初级220伏，次级灯丝线圈6.3伏、高压线圈250伏型式的，如果买不到成品，可以自制。用断面积4平方公分的硅钢片为铁心，用36号（直径0.19公厘）漆包线绕2200圈为初级圈，用40号（直径0.12公厘）漆包线绕2500圈为次级高压线圈，用20号（直径0.91公分）漆包线绕63圈为次级灯丝线圈。输出变压器初级阻抗

中短波交流2灯机——謝延平

10000欧、次级阻抗3欧，初次级圈数比为58:1。3S4或3Q5的输出变压器可以代用。喇叭采用永磁动圈式，直径用12公分或16公分均可，用16公分直径的喇叭时音质音量要好些。底板及零件排列可参考图2。

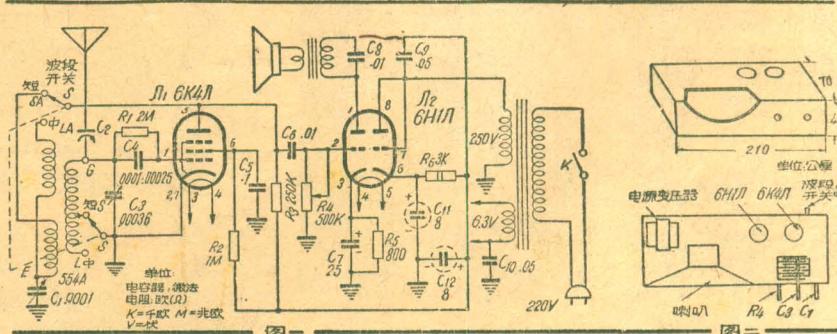在安装时需注意以下各点：1、灯丝不可直接接机壳（地），因为机壳是-250伏，6H1Π三极整流部分的阴极与灯丝之间的耐压约90伏。如灯丝接地，就有可能将6H1Π三极整流部分损坏。2、 C_9 、 C_{10} 是为了减小交流声而加设的零件。如交流声不大时，亦可不用。 C_9 一端接6H1Π的屏极，另一端可以接到 R_6 左端或右端。3、天线长时， C_2 可旋松一点；天线短时， C_2 可旋紧一点。





滑鍵矿石机

梁积富

这里介绍一种构造简单的小巧矿石机。图1是本机线路，全机装置费用不超过一元（耳机除外）。

木盒制法 图2中，*A*、*a*、*B*、*b*是4块厚约3公厘的三合板，*A*是面板，*a*是底板，*A*、*a*大小相同；*B*、*b*是侧板，大小也相同。*C*、*c*是两块厚约10公厘的松木板，是木盒的前后板。木板做好以后，在*A*、*a*板上依图示刻槽，并按好接线柱，再用小洋钉将*A*、*B*、*b*三板钉在*C*、*c*板上，*a*板用两只木螺丝固定在*C*、*c*板上，以便随时旋开。

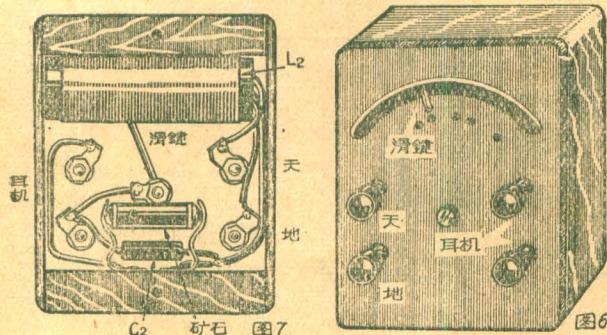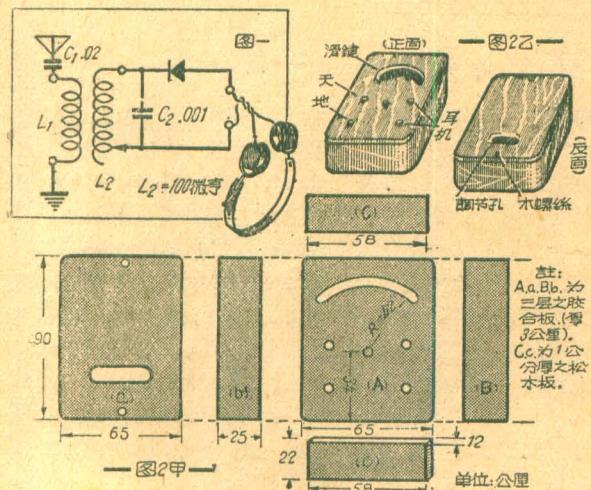线圈制法 *L₂* 纸筒直径21公厘，长55公厘（可以用10号猎枪弹壳代替），用27号（直径0.42公厘）漆包线在筒上单层密绕100圈。在绕线圈之前，要在筒身上先缠绕一根15号（直径1.8公厘）的纱包线，这样当线



圈绕好后，便有一根凸筋竖起（图3），然后用纱纸将凸筋表面上的漆擦去，露出铜丝，擦时注意不要将线与线间的漆也擦去，以免短路。

C₁ 是0.02微法的纸质电容器，直径约10公厘，长约32公厘，我们可以用*C₁*来做*L₁*的线圈筒。先在*C₁*上垫一层绝缘纸，然后用27号（直径0.42公厘）漆包线按*L₂*绕线方向在*C₁*上绕20圈左右（可以试验决定）。

滑键制法 将一根曲别针拉直，截去30公厘，留下70公厘，或用一根粗细长度相同的裸铜线，弯成图4乙的形状，即成为滑键臂。然后用一个铜螺钉将滑键尾固定到*A*板上（图4甲）。滑键即可在*A*板刻槽内左右滑动。

接装 *L₁* 上引出两根线，一根接天线接线柱，另一根接地线接线柱，然后将*C₁* *L₁* 放在*L₂* 线圈筒内。*L₂*

凸筋面向刻槽，当移动滑键时，使滑键能接触到全部凸筋。*L₂* 一端空着，另一端引出一根线接*C₂* 及矿石支架。矿石支架固定在*C*板上，矿石放进支架时，调节孔向外，矿石另一端接耳机接线柱，*C₂*另一端接滑键螺钉及耳机另一接线柱。为了接触良好，各连接点均用锯片锯好，全机装好后如图5。外形如图6。

效果 此机在北京收听，用一根20公尺的天线和一般的地线，可以很响亮的听到中央人民广播电台第一种和第二种节目、北京台的820、1040、1350千週等三个电台。如在郊外，离电台近时，还可带动喇叭收听。


注意事项 1. 本机选用的固定矿石，一定要灵敏度较高的。用活动矿石也可以。2. 滑键与*L₂* 的接触要良好，如果太松时，可以在*a*板与*L₂* 之间垫些纸，以便将*L₂* 压住；但也不能太紧，太紧了滑键就不易移动，并且容易损坏线圈。3. *L₂* 一定要绕得紧密。4. 锯接要良好。

1955年无线电合订本将重版供应

该书原不拟重版。最近接到各地读者来信要求重版，为了满足大家需要，已与新华书店商妥，准备在5月份出版供应，请在二月份向当地新华书店联系登记。（定价2.40元）

国产祖国牌158型五灯交流收音机

——国营上海广播器材厂新产品

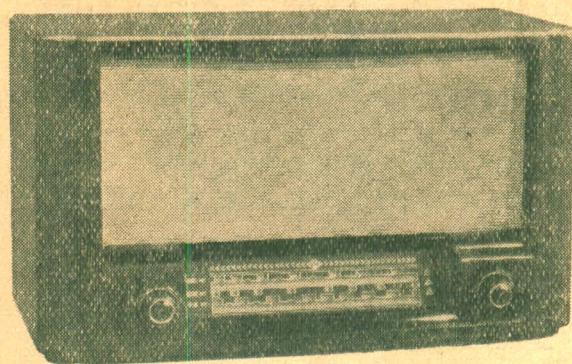

1. 收听频率范围：

短波Ⅰ 8.5兆週—19兆週；

短波Ⅱ 5.5兆週—9兆週；

中波 520千週—1600千週。

2. 灵敏度：短波段不低于300微伏，中波段不低于200微伏。

3. 额定输出功率：1瓦。

4. 耗电：40瓦。

5. 元件接法：大部分采用熔焊焊接，仅一部分预备修理时掉换的元件接法，采用锡焊焊接。

电容器单位：有小数点的是

微法，无小数点是微微法


电阻单位：欧姆， $K=千欧$ ，

$M=兆欧$ 。

註：1. 波段开关图中表示在“波

段Ⅱ”位置，2. 音调控制器器

图中表示在“中低音位置”。

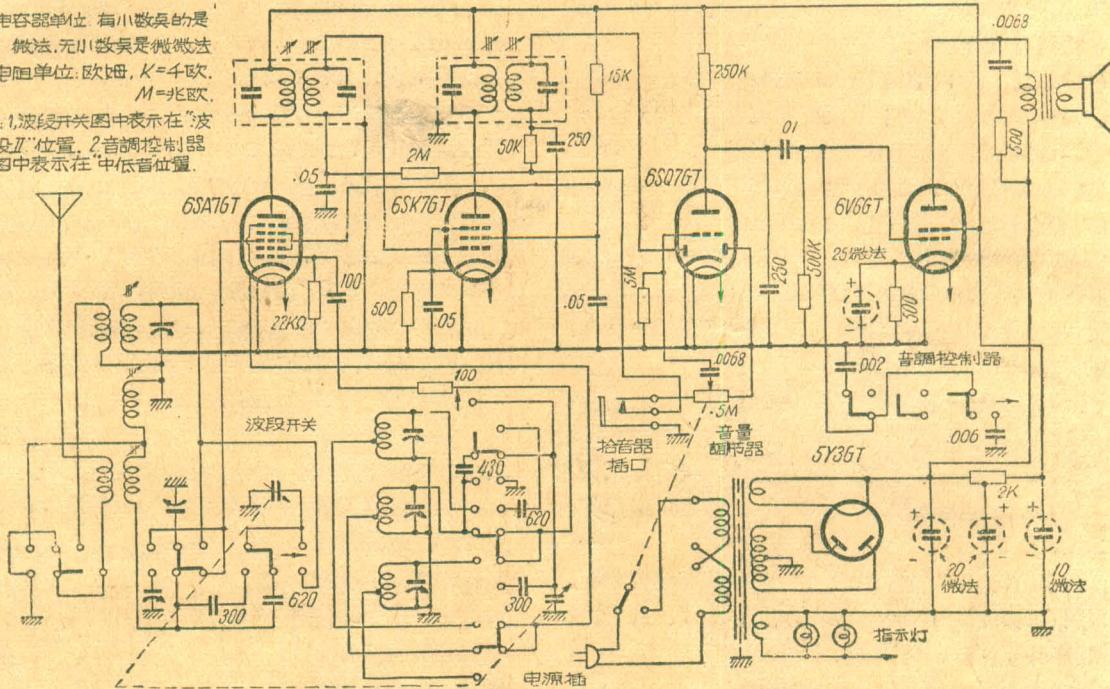

业余无线电辞典

苏联C.Д.哈依金编 薛 鸿译

本辞典共359页，包括大约1000个单词和插图300多幅，这些名词都是无线电技术中最常遇到的，对无线电爱好者阅读无线电书籍及掌握无线电基础，均会有所帮助。

辞典中不仅给每个名词下一个简短的定义，而且对无线电技术中的主要定律和各种现象的物理实质，都作了充分的解释。

本辞典按原来的俄文顺序排列，每词后面均附有俄文。另有汉文检字表。所以不論知道某一名词的汉文或俄文，都可以查到该词，因此本书可以起汉俄辞典和汉俄辞典的作用。

(1958年1月出版)

超外差式收音机

冯振本 编著

本书说明超外差式收音机的电路原理、使用的零件、实际制作方法，以及调整、维修等问题。书末并附有若干种国产及国外出品收音机的线路图和简单说明，供读者参考。

本书是冯振本同志所编系统介绍收音机制作的一套小丛书中的一个，是接续着以前出版的“矿石收音机”、“单管收音机”、“二、三管收音机”、“简单交流收音机”而写的，读者最好是逐册顺序学习。本书共299页，插图200余幅。

定价1.50元
(1957年11月出版)

人民邮电出版社出版

“自制綫繞电阻保护層”的材料

李 清

自从“自制綫繞电阻保护層”一文于本刊今年3期發表后，有不少讀者來信提出与該文有关的一些問題。下面就是回答：

酚醛树脂——是苯酚与甲醛聚合物的酒精、丙酮溶液。具有良好的电气絕緣性能。热固性：150°C 以后聚合，250°C 后碳化。英文名称是 Phenol—Formaldehyde resin。工厂里有用此物来膠木化電纜紙制成变压器綫圈的“底筒”，也可以用来粘合木板、布塊等物。所以又有人称它为：膠木漆。

其制造成份如下：

(1) 苯酚	[C ₆ H ₅ OH]	38.42%	第一次 燒 制
(2) 甲醛	[HCHO]	38.42%	
(3) 苛性鈉	[NaOH]	0.10%	第二次 燒 溶
(4) 丙酮	[(CH ₃) ₂ CO]	11.53%	
(5) 酒精	[C ₂ H ₅ OH]	11.53%	

这种膠木漆“国营上海化工厂”在生产，南京化工原料公司有售。上海化工厂称它为酚醛絕緣清漆，也称：酚醛膏。該厂产品編号是3201、3202兩种（濃度不同），每加侖售价：24.52元。

南京石粉——在南京中华門外蘆席巷10号“南京石粉厂”有售，該厂石粉規格較多，原文所指之南京石粉是指水碾的細粉。細度：200 孔/公分²。該厂称它为老粉，其基本成份为碳酸鈣 (CaCO₃)。每100市斤售价2.10元。

由于原料成本低廉，加工的工序和设备都很簡單，所以制成的綫阻保护層的成本也很低。至于上述材料的代用品問題，本人尚不知道。

介紹一种变压器絕緣浸剂

潘子泯

通常处理变压器綫包絕緣的办法有两种：一种是用凡立水擦在每一層絕緣紙上，每繞一層就塗一層；另一种办法是將綫包放在溶化了的白腊內沾一下，使綫包裹上一層腊壳。但这两个办法都有缺点：用凡立水的缺点是很难烤干，因为層与層間貼得非常紧密，油質很难揮發出来，这种未干的油液留在变压器內是有害的；裏一層腊壳并未使絕緣变得更好，它反而阻碍了內部水份的逸出，这样会使綫包生霉爛掉。

下面的方法是值得介紹的：取白腊4份、松香一份放在小鐵鍋內溶化，这样便成了一种很好的絕緣浸剂

——既不太脆也不太軟。同时将这种混合物加热到攝氏110度左右，这时鍋內冒出很稀薄的白煙。將繞好的綫包放在溶液里浸20分鐘，热油就会沿着紙的纖維进入綫包内部，綫包內的水份就会被110度的热油驅逐出来。冷后插上鉄片就成为一个絕緣良好的变压器了。

有几点需要注意：松香的成份要比較純粹的，黑色有渣的不能用，浸綫包时，油的溫度不能超过攝氏110度，以免燒坏綫包。浸綫包时本人也不能离开，以免引起火灾。

高低音补偿綫路


附圖是一種簡單的高低音补偿綫路。我們只要在一般的5灯机中加接R₁、R₂、C₁、C₂ 4个另件，并將6SQ7屏負荷电阻換为100千欧即可。

这种高低音补偿綫路是利用功率放大級6V6对前置放大級6SQ7的三極部分的負回授作用。当低音时，C₁C₂的影响很小，在100週时負回授比率約为3%；当中音时，C₁的傍路效能仍旧很小，但这时C₂的傍路效能起了重要的作用，使与C₂并联的2兆欧电阻R₂几乎成为断路，所以負回授作用增加，在800週时負回授比率約为10%；当高音时，C₂的傍路效能仍旧存在，但这时C₁的傍路效能也增大了，所以使在10000週时的負回授比率又降低到3%左右。

这样，我們就可以看出，在中音时負回授比率約10%，而在高音或

低音时負回授比率約3%。也就是说相对的提高了高音和低音。这个綫路当然会对音量有所降低，但是对音質却可以得到改进。

使用这个綫路时要注意一点，就是所选用的另件數值一定要准确。

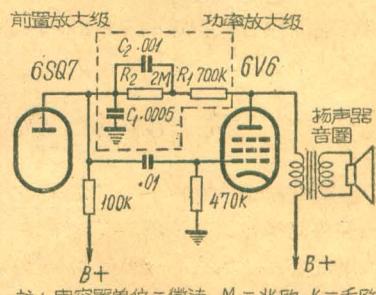

註：电容単位 = 微法 M = 兆欧 K = 千欧

（吳紀祥譯）

亲爱的讀者們：

本刊最近收到很多讀者來信，對我們的工作进行了鼓励和批评，这是讀者們关心和支持本刊的热情表現。对大家提出的意見，我們將認真加以整理研究作为今后改进工作的参考。欢迎讀者們繼續給我們提意見、提缺点、提出对本刊的要求。

此外，还有些讀者給本刊寄来了賀年片及其他礼物，仅在此一併致謝。

本刊編輯室

可变电容器碰片以后怎么办？

王迺正

收音机工作的时候，我們旋轉可变电容器时，往往会有“克拉克拉”的声音出現，并且“克拉克拉”声的出現总在刻度盤上某一点，那么，这个毛病的根源就是可变电容器碰片了。

可变电容器是由一组动片和一组定片組成，动片組与定片組之間有空气絕緣，由于定片与动片間距离很近，所以动片或定片稍有歪扭时，就可能造成碰片。


碰片以后，要首先找到碰片的地方，方法是使收音机工作，旋到有“克拉”声音的地方，这一点就是碰片的地方；或者在收音机不工作时，旋动可变电容器，那么在碰片的地方我們就会听到有金属摩擦声。此外，把可变电容器拆下来，用欧姆表触到接定片与动片兩端，当欧姆表指示短路时，就是碰片的地方。

找到碰片点以后，我們面对光源，把可变电容器放到眼睛与光源之間，便会發現碰片点，这时用小夹子把碰片点分开，使动片与定片都均匀平行。毛病就修好了。

有时也会因为有金属細屑掉到定片与动片之間，造成短路，只要把金属細屑夾出来就好了。

減少交流声

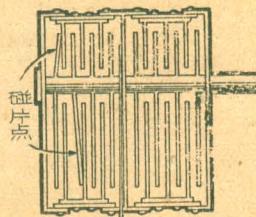收音机和扩大机中，产生交流声的原因，常常是电源变压器和输出变压器的排列不当。因为排列不当，所以电源变压器的磁力線就割切了输出变压器的線圈。如果把它們的位置排列得妥善的話，那么即使在很小的底板上，交流声也是很小的。



方法如下：用一張紙，画出底板的輪廓，把电源變压器和輸出變压器放在紙上的底板圖形中，之后，將电源變压器初級接上市電，并在輸出變压器的初級上接一耳机，耳机中就可听到交流声，我們变动这两只變压器的相互間的位置，使耳机中的交流声最小，最好是全無交流声。这样可以确定了底座上这两只變压器的位置，以后，再确定其他零件的位置。（裘武奎譯）

兩條小經驗 振 声

我們常常習慣用單刀雙擲开关（如6-388型）做小型扩音机的揚聲器与假負載的轉換开关。这时最好按圖1甲接法，如按圖1乙接法，当扩音机正在工作时，则在轉換的一瞬間，因無負荷，是很容易损坏机器的輸出變压器及其他零件的。

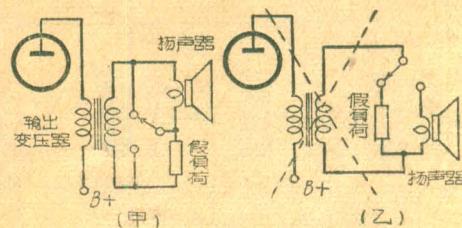


圖 1

天津广播器材厂出品“工农之友”牌收音机，用的硒整流器最容易燒毀，其原因是由于开机时的瞬时峰值太高，如在硒整流器的前端（如圖2乙所示）串联上一只2瓦左右50-100欧电阻即可保障硒整流器的安全。

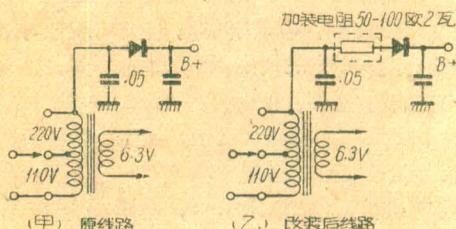


圖 2

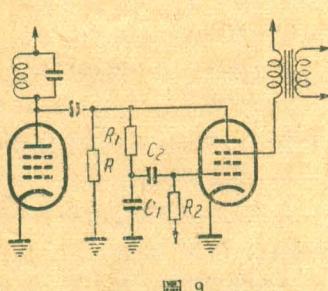


圖 9

从这个濾波器上取得，經過 C_2 加到低放的柵極上。 R_1C_1 的乘積不應該太大，否則濾波器將產生顯著的頻率失真。根據以上分析可以看出，如果讓直流和交流在同一回路中通過，則不如採用串聯檢波，它可以得到較大的輸入電阻；但當兩者要分開或檢波回路要直接接到前一級的屏極高壓回路時，則只好利用并聯檢波。



超外差式收音机——I

馬報本

我們已講過的各種實用收音機都比較簡單，它們的特點是檢波以前的線路不改變外來信號的載波頻率，我們叫它做“直接放大式”線路。這種收音機存在着若干缺點，首先表現在對各個頻帶的放大量並不相等，例如在廣播段收聽靠近1600和550千週的電台時，這兩端電台音量的大小會有

顯著差別，難以兼顧；其次，選擇性和靈敏度也不能盡如人意；此外，收音時受到衰落現象的影響也大，所以直接放大式線路應用並不廣泛。

超外差式線路基本上避免了直接放大式的缺點，不僅使用手續簡便，效率也好。

所謂超外差式線路，是將收到的

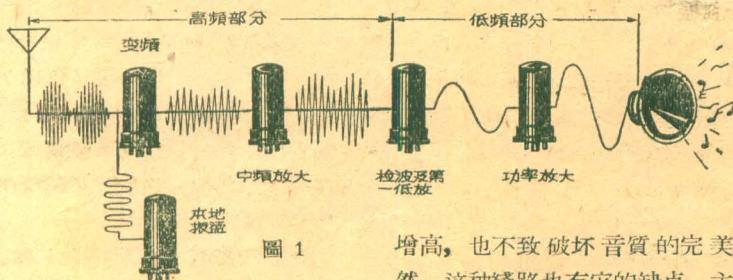


圖 1

外來信號，不論它的頻率是高是低，在檢波以前的線路里經差頻作用，先把它變成一個預定的固定頻率，並加以放大，這樣就解決了上面所說的各個頻帶的放大量不均勻的問題。把外來信號變換成預定的固定頻率的工作稱為“變頻”。變頻後得到的新的頻率稱為“中間頻率”（簡稱“中頻”，因為它比高頻低又比低頻高）。

超外差式線路的工作程序，可用圖1表示：外來信號從天線輸入到變頻級變為預定的中頻，經過中頻放大，由檢波級將音頻信號檢出，在第一低放級放大後推動功率放大級，使喇叭將聲音重放出來。

由於這種線路只放大一個固定的中頻，所以它具備若干優點，例如對各個電台的放大量比較平均，不受頻率差異的影響，在收聽多波段時尤為相宜；可以選用有利的中頻，提高收音質量；可以消除干擾信號，增加收音機的選擇性；能夠充分保留主頻率所包括的兩側頻帶，所以選擇性雖然

增高，也不致破壞音質的完美。當然，這種線路也有它的缺點，主要是“像頻干擾”，就是一個電台有時會在度盤上的兩個刻度上出現，或是一個刻度上重疊着兩個電台（這和選擇性不佳所發生的原因不同），不過這種現象不一定顯露，也可以設法避免。其次靈敏度增加，必然使一些雜音干擾隨着增加。但是总的來說，它的優點是主要的。

這裡簡略介紹一下線路中各工作級的工作情況：

1. 變頻級

差頻 變頻級是將外來信號變為預定中頻的關鍵。假如線路里本身有一個振盪頻率，那末它將和外來信號的頻率起作用，它們頻率的相差就是差頻，可以設法檢出。但是兩個頻率只有在通過“非線性元件”（如半導體、電子管）才能得到這兩個頻率的差頻——一個新的頻率。

實用上，變頻級包括有一個產生振盪的線路，叫做“本地振盪”。它和外來信號在“混頻”裝置里產生差頻而

被檢拾出來。這兩個工作，可以分別各用一只電子管擔任（圖2甲），也可用一只專用的“變頻管”擔任（圖2乙）。

統一調諧 變頻級像一般收音機一樣需要一個調諧回路，好接收外來信號；本地振盪也需要一個調諧回路，以便和外來信號相適應，產生預定的中頻。例如我們預先選定的差頻（中頻）為465千週，當接收1350千週北京人民廣播電台時，本地振盪的頻率就應為 $1350 + 465 = 1815$ 千週或 $1350 - 465 = 885$ 千週，它比外來信號高於或低於一個差頻的數值都能產生相同的差頻。不過，收音機總是要接收很多的電台，當外來信號的頻率變換時，本地振盪頻率也應該相應變換，也就是說，不論外來信號的調諧回路調諧到任何頻率，本地振盪必須跟蹤着調諧到發生預定差頻的頻率，它們之間需要永遠維持一個固定的差數，才能得到預定的中頻。這種跟蹤調諧的方法就是統一調諧。

統一調諧的方法一般是使用同軸的雙連可變電容器，這個同軸電容器要求兩組片子無論旋到任何角度，都能使兩個調諧回路的頻率恰好維持在預定的差頻上。但是這兩個調諧回路

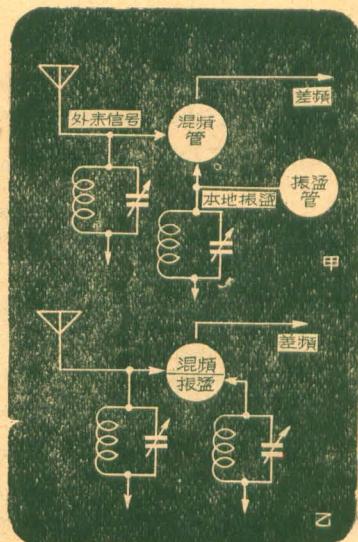


圖 2


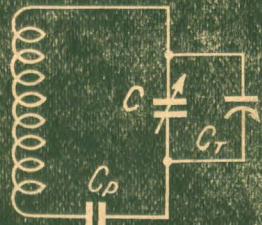


圖 3

的波段复盖系数(調諧頻率範圍內最低和最高頻率的比值)是各不相同的，例如預定的中頻為465千週，當接收廣播波段時，外來信號的波段复蓋系数是 $1600/550=2.9:1$ ；本地振盪的頻率範圍相應是 $550+465$ 到 $1600+465=1015$ 到 2065 千週，波段复蓋系数是 $2065/1015=2:1$ 。但是調諧電容器的复蓋系数应为各自的調諧回路波段复蓋系数的平方值，即前者的电容复蓋为 $9:1$ ，后者为 $4:1$ 。因此，双連可变电容器的兩組片子就要特殊制造，一組大，一組小，以适应兩個不同的电容复蓋系数。在多波段的收音机上，因每个波段的复蓋系数并不相同，采用这种双連可变电容器还是不大适用。

通常用的双連可变电容器，它的兩組片子的形状和容量都完全相等，

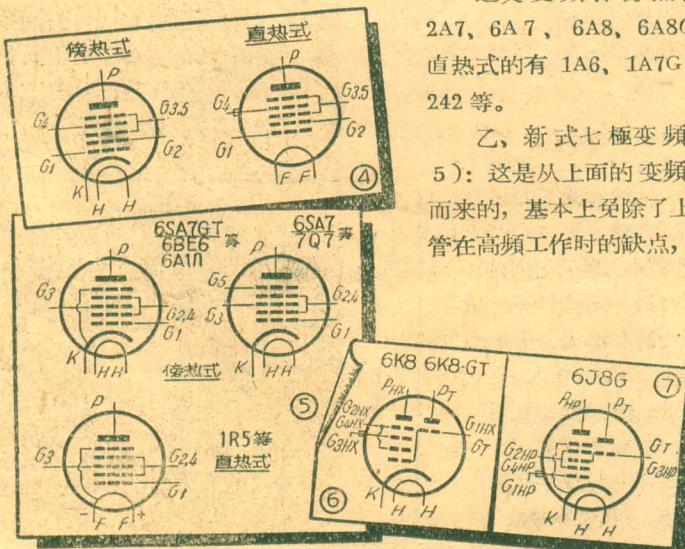

使用时在本地振盪的調諧回路中串入一只“垫整电容器” C_p (圖3)，以減低調諧電容器 C 的最大电容量，使調諧回路低頻端的頻率稍为升高；又在調諧電容器的兩端并联一只半調整電容器 G ，以增加調整電容器 C 的最小电容量，使高頻端的頻率稍为降低。这样，可以使 C 上有三点(靠近电容量最大、最小和中点处)恰好比外來信号高一个中頻，而在其他位置，虽然不完全恰好高出一个中頻，但已很接近，实用上影响不大。用这种調諧回路的多波段收音机，当波段变换时，垫整电容器 C_p 要随着变换。

變頻管 現在超外差式收音机里的變頻管，大多是一种包括有一組混頻和一組振盪的專用电子管。常見的有下列几种：

甲、七極變頻管(圖4)：这是早期的變頻管， G_1 是振盪柵，它和一对桿子狀的“屏柵” G_2 組成三極振盪部分，振盪頻率由外電路調諧。信号柵 G_4 被帶有正電的屏柵 G_3 和 G_5 所包围，从陰極 K 發射出來的電子，通過 G_1 、 G_2 時受到振盪变化的影响，当这些電子由于 G_3 、 G_5 的吸引并被屏柵 P 吸收时，加到 G_4 上的外來信号电压对屏流也起到控制作用，使整个屏流受这两种频率的影响而产生差頻。这种變頻管的缺点是在收听較高頻率(波長較短)时，振盪減弱，頻率不够稳定。

这类變頻管傍熱式的有2A7、6A7、6A8、6A8GT等，直熱式的有1A6、1A7GT、CO-242等。

乙、新式七極變頻管(圖5)：这是从上面的變頻管改进而来的，基本上免除了上述變頻管在高頻工作时的缺点，并且有

了抑制柵 G_5 的作用，減少了二次放電电子的影响，使电子管工作得較好。

这类电子管傍熱式的有6SA7、6SA7GT、6BE6、7Q7、6A2Π等(苏式管6A7=6SA7, 6A10C=6SA7GT)，直熱式的有1R5、1LA6、1LC6、1A1Π、1A2Π等。


丙、三極六極變頻管(圖6)：这类电子管的在構造上把振盪和混頻部分分开，因此牽制效应較小，在高頻段工作时效果很好，信号柵上負电压稍有变化也不会影响工作。不过陰極的寿命不太長，三極部分容易振盪引起叫声，在中波广播段工作較上述七極變頻管稍遜。

这类變頻管有6K8和6K8GT等。

丁、三極七極變頻管(圖7)：它也是混頻和振盪分开的，不过与6K8不同，多了一个抑制柵，优点是电源电压或信号柵負电压稍有变化，仍不致影响工作，但振盪不够稳定，在較高頻段工作时，受到电子渡越效应的影响也大。

这类电子管有6J8G、7S7、7J7等。

总起来說，各种變頻管在中波段工作时效率相差不大，只有在高于14兆週的頻帶工作时才有显著差别，一般应用不必选择过苛。

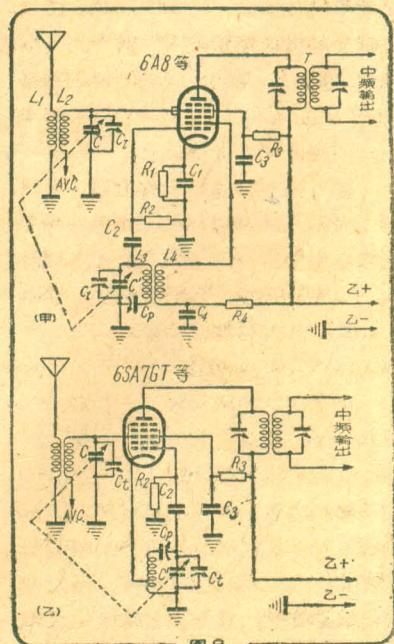

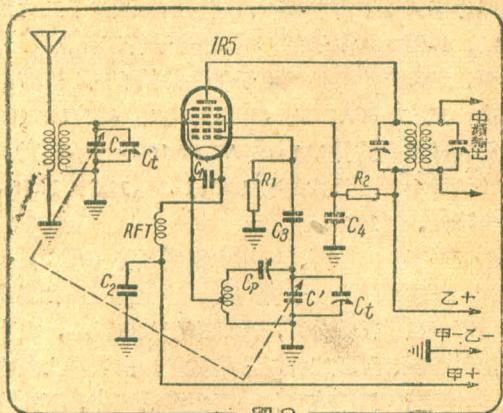


图 9

变频线路 上面說過，只要本地振盪能產生一個高於或低於外來信號的中頻，效果相同。但實際上我們採用的本地振盪常比外來信號高出一個中頻，這樣信號調諧回路可以仍用普通的調諧方法，而將本地振盪採用圖 3 的措施就可得到相當的電容重疊。如果本地振盪改為比外來信號低一個中頻，就會使調諧回路的製造增加困難。另外為了維持變頻級輸出的中頻電壓穩定，也要採用比外來信號高的本地振盪頻率，因為中頻電壓是和振盪電壓的高低有關，而振盪電壓在振盪頻率範圍內的高低兩端又有不同，

如果振盪頻率範圍的高低差別過大，將會使振盪電壓的變動也大，採用高於外來信號的本地振盪頻率，能減小它的波段複蓋系數，使輸出的中頻電壓較為穩定。此外對避免象頻干擾也是有利的。

我國流行的變頻線路有兩種：

甲、回授式變頻線路：6A8 等七極變頻管常用這種線路（圖 8 甲）。

外來信號經 L_1 和 L_2 的調諧回路加到信號柵上，振盪屏屏流在回授線圈 L_4 上產生回授，由 L_3 和 C' 的回路調諧振盪頻率， C_2 和 R_2 各是振盪柵的交連電容器和柵漏電阻。為了使柵柵和振盪屏在同一電源上取得不同的正電壓，分別串入了降壓電阻 R_3 和 R_4 ，並有相應的旁路電容器 C_3 和 C_4 。輸出的中頻電壓是由已調好在預定頻率的中頻變壓器 T 交連到中放級去的，陰極回路中有柵偏電阻 R_1 和旁路電容器 C_1 ，使信號柵和振盪柵得到對陰極為負的電位； L_2 的下端是接在下面要講到的自動音量控制（AVC）的負電壓上，來

自動控制變頻管的增益，如不需要這種控制，這一端可以直接通地。

6K8 和 6J8G 等也常採用這種變頻電路。

乙、抽頭式變頻線路：這種線路里本地振盪不用回授線圈，而是利用抽頭使陰極電流通過調諧線圈的一部分引起振盪（圖 8 乙），工作比較穩定。這種線路也叫“哈脫萊式”或“三點式”振盪。從圖中可以看出，採用這種線路時，墊整電容器 C_p 必須串聯在振盪線圈的上部，以免截斷陰極對地的通路。

6SA7 等新式七極變頻管常用這種線路。

直熱式電子管 1R5 本來也用抽頭式振盪線

路，但因這種電子管沒有陰極，因此，在燈絲一端要串聯一個高頻扼流圈 $B.F.C.$ ，以防止線圈下部的高頻電流短路，並要加入高頻電流的旁路電容器（圖 9）。但這樣裝置比較麻煩，又會減低燈絲電壓，所以大多數仍然採用回授式振盪。

波段變換 在超外差式線路里改變接收的波段是比較方便的，只要變換外來信號和本地振盪調諧回路的線圈（電感量），仍能統一調諧到預定的中頻。當然，變換線圈時也要變換墊整電容器的電容量，這個工作是用“波段開關”完成的。

波段開關上擲刀和接點的數目，要看波段的多少和電路的結構而定。

圖 10 是兩種常見售品收音機里三波段線圈裝置的線路圖，波段變換採用“四刀三擲”開關，把它旋到一定的位置上就能接收某一個波段。圖 11 是另一種三波段線圈的裝置型式，信號調諧回路和本地振盪調諧回路里三個波段線圈是各自串聯着的（也可以看作短波段線圈是較長波段的一部分），變換波段時將不用的一段線圈短路，這樣可以使接收短波段時比較有利。因為圖 11 里所用的線圈，多是繞在一個線圈筒上的，收聽短波時，較長波段的線圈空着不用，它本身存在的潛在電容量和電感量配合，正好諧振於一個短波的頻率，收聽靠近這個頻率的電台時，它就吸收一些電能，使這段頻帶內電台的音量顯得低弱。用圖 11 的方法將這些線圈短路，或者各波段的線圈改用獨立的線圈筒，就能避免這個毛病。

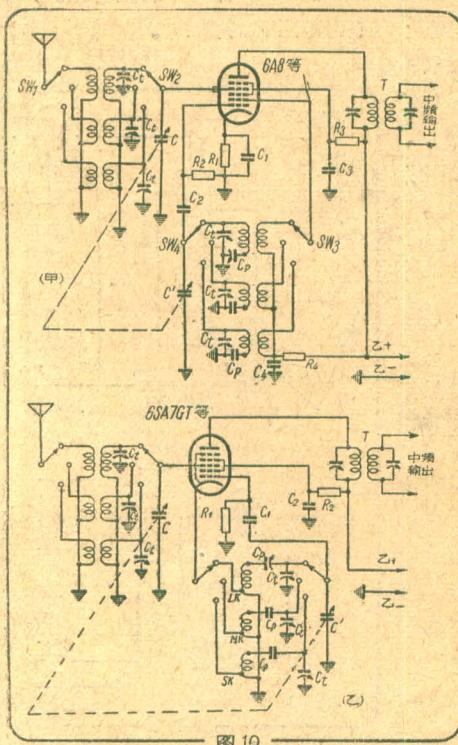


图 10


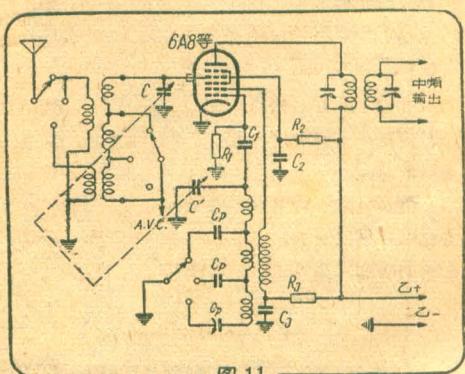


图 11

苏联的飞机电视中繼电路

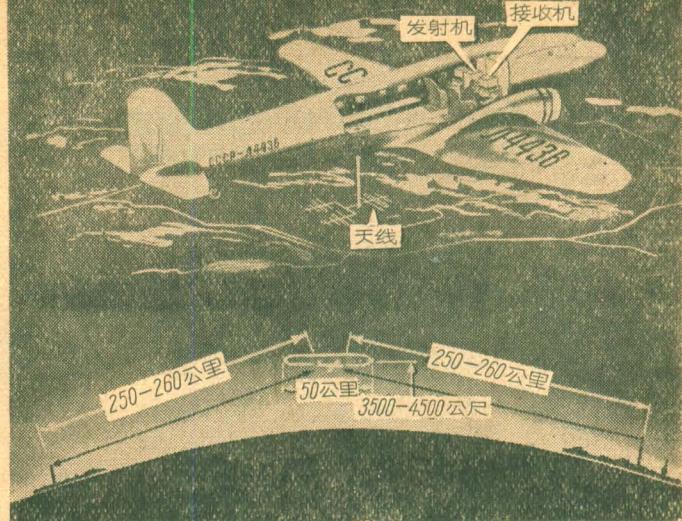1957年第六屆世界青年与学生联欢节的时候，苏联曾利用飞机电视中繼站与地面电视中繼站联合建立了1100公里的中繼电路，将联欢节目从莫斯科傳送到斯摩棱斯克、明斯克与基辅各地。飞机上的中繼设备包括一部灵敏度为50—80微伏的电视接收机，一部30—40瓦的發射机和旋转的收發天線。在轉發节目时，飞机飞行于距电视中心250—260公里的上空，高度3500—4000公尺，約每15—20分鐘作一次長度为50公里的盤旋。



零件的超小型化

近代的科学对無綫电电子学设备的要求愈来愈严，例如裝置在火箭或人造衛星里的电子学设备，以及其它自动控制方面，不仅要求性能优良，而且还要求重量輕，体积小，才能够在一定的体积内裝置更多更复杂的设备。零件的小型化，已經成为今天無綫电电子学设备的一个重要的發展方向。

下面举出几个我們所熟知的零件，以見一般。

圖1是原来設計应用在电手表里的小型电池，当然也同样适用于助听器或其它耗电量小的设备里。这种电池的直徑是12.5公厘，厚3公厘，重2.2公分，体积0.31立方公分。电压1.3伏，电流60毫安/小时。

在一切控制电路里，常常需要各式各样的繼电器，圖2里繼电器的实际尺寸是高12.5公厘，直徑8.3公厘，重1.1公分，电压为28伏时，电流为0.25安。估計簧片跳动的寿命达一百万次。

圖3湯匙里的是一只直徑12.5公厘的小馬达，不要小看它，它的最大扭力是0.46公分/公厘，适用于自动控制的伺服电路里。

圖4中像一只鞋釘的是用在印刷电路里的插入式变压器，这种变压器不仅小而輕，而且可以在高温下工作。

我們知道硅整流器的体积要比电子管整流器小得多，例

如圖5中下面是一根火柴梗，上边的是一种新的硅整流器，工作溫度可达200°C，最大額定耗散达250毫瓦。

圖6里是一种常见的碳質电位器，这种电位器也可以附带开关，直徑只有12.5公厘，可以配合助听器以及各式小型收音机应用。



为什么？

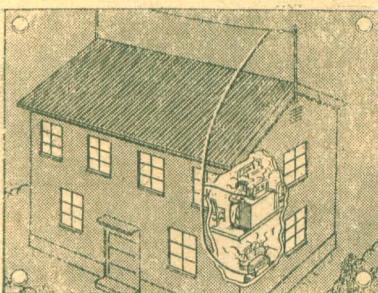


圖 1

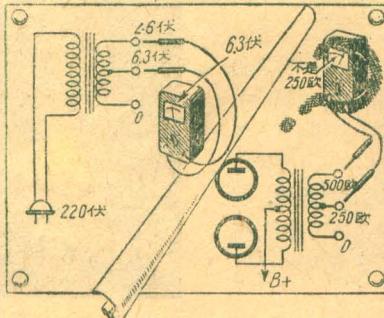


圖 2

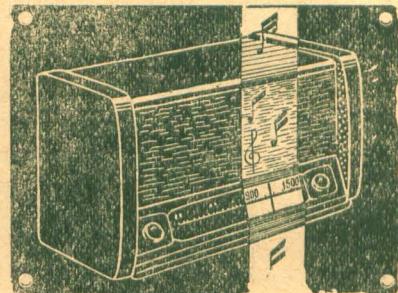


圖 3

一、小明家里有一架旧式5灯交直流两用收音机，用220伏交流市电收听时，发现电源进线发烫，小明以为进线太旧了，便换了新线，谁知竟将电子管烧坏了两只，这是因为什么呢？（梅 多）

二、小梅香装了一部电池收音机，不接地线时声音小，把地线接到甲+时声音也不太大，把地线接到甲-时声音就大了，这是因为什么？（曙 江）

三、老刘有一架交流再生收音机，搬到一座楼房的楼上居住，看见有一根天线恰好从楼顶通过他的房间外边到楼下，就用它也做为自己的天线。谁知到晚上一打开收音机，就听“扑”的一声，收音机内冒烟了，这时楼下邻居的收音机也同时烧坏了（图1）。谁能告诉他俩这件事情的原因呢？（刘深明）

四、用电表测量电源变压器12.6伏与6.3伏两个抽头，指示为6.3伏；用电表测输出变压器500欧与250欧两个抽头，指示却不是250欧（图2），为什么？（勤）

五、有一部超外差式收音机，旋转双连电容器时，只能在900—1500千周一段才能收到电台，（图3）为什么？（方 涯）

关于“抬灯式交流一 灯机” 答读者问

本刊1957年11期发表“抬灯式交流一灯机”后，收到各地读者来信询问有关该文的一些问题，现综合答复如下：

一、该机灯丝电路不通，是否应将开关K移至12SL7第8脚与C₈负极之间？

答：原图绘错，可在12SL7第8脚与C₈负极之间加一连接线即可，这样当开关K闭合时，电灯泡亮，收音机不工作，等灯泡燃点一会以后，再将开关K断开，收音机工作。如果把K接到12SL7第8脚与C₈负极之间也可以，但是这种接法有一个缺点就是把开关K闭合后的瞬间，由于电灯泡灯丝是冷的，所以瞬间电流较大，有可能损坏12SL7的灯丝。

二、如在市电为110伏的城市中，串连的电灯泡应为多少瓦？

答：可用110伏、15瓦。

三、买不到12SL7电子管，可否用其他电子管代替？

答：可以用12AH7、12SC7等电子管代替，代替时管脚接线要改变，接线不

12期“为什么”答案

一、电唱机的电动机定子上的个别线圈烧毁短路，转子被定子另一边线圈上的磁力吸牢，所以转盘不旋转，用手转动也不灵活；关闭电源后，定子线圈上无电流通过，也就没有磁力，不会吸牢转子。所以用手转动转盘时，转盘可以灵活转动。

二、电子管特性表上180伏是指30电子管作放大时的屏压，如果30电子管做再生检波用时，用45伏就可以了，因为还可以用增减再生线圈的方法来调节再生力。

三、两个话筒输出音频电流的相位不同时，会互相抵消，因而声音变小。再者，扩大机对话筒要求的是音频电压而不是音频电流。因此，即使两话筒输出同相，输入到扩大机的音频电压也不会增加。这和用两节电池并联去点燃原来用一节电池的小灯泡时，小灯泡的亮度仍然不变的道理差不多。

四、老李的一灯机用的是220伏60瓦的灯泡，通过灯泡及6SL7的电流约为 $\frac{60}{220} = 0.27$ 安，与6SL7灯丝的额定电流0.3安相差不多；可是小梅香用的灯泡是

220伏15瓦的灯泡，通过的电流只有约 $\frac{15}{220} = 0.07$ 安，当然6SL7的灯丝不会亮。

五、增减天线长度相当于变化天线电路的参数，因此天线对调谐电路的影响也发生变化。如果接上天线，相当于增加调谐电路补偿电容器的容量和线圈电感量；减短天线，相当于减少调谐电路补偿电容器的容量和线圈电感量。这种现象是同步的表现。可以增加天线调谐线圈的圈数，这样对频率较低电台的补偿较为有效；并减少补偿电容器的容量，这样对频率较高电台的补偿较为有效。

必改变。如用12SN7GT代替时，串联的电灯泡换用60瓦的。

四、如图1接线，C₈与C₅旋轴上

答：要选用质量好的旋钮，并且还应在12SL7第3脚与第8脚之间串接1只0.01—0.1微法耐压450伏的电容器。（胡北初答）

无线电问答

关于“巧妙的信号发生器”一文 答读者问

吴桓基

1. 线圈中心抽头不准有妨碍?

答: 线圈抽头不准无妨, 一般并不严格在中心抽头, 只需距地端(靠C₄的一端)的圈数为总圈数的 $\frac{1}{3}$ 到 $\frac{1}{2}$ 便可。在此范围内任一处抽头, 对频率影响不大, 抽头时可用香蕉水一滴溶解绝缘漆以小刀挑出线头即可。

2. 那些线圈可以采用?

在该文中, 短波中波二段可用一般二波段收音机所用的天线组线圈并只采用其回路,(不能用该组线圈的天地线回路)。收音机用的振荡组线圈不能采用(因高出465千周)。第三波段可用中频变压器的屏回路线圈(但需将半调整电容器旋到最松使频率增高)。乐克斯800天线线圈可以采用(用回路的)。

3. 信号发生器频率决定方法(面板刻度法): 对于业余爱好者来说往往手头没有标准信号发生器来作为校核标准, 这里介绍用一有准确频率刻度的收音机来作为标准来校核。决定频率时, 先将信号发生器的夹子, 夹在收音机天线端和底板上, 音量控制开小些。信号发生器发出某一未知频率f, 这时收音机常常在数处可收到信号发生器的调幅波, 设收音机在度盘f附近不同的数处均能收到, 此数处为f₁, f₂, f₃, ……则信号发生器发出的未知频率为:

$$f = \frac{f_1}{n} = \frac{f_2}{n+1} = \frac{f_3}{n+2} \dots$$

n值为一整数, 可以由任意二点频率f₁和f₂或f₂和f₃或f₃和f₄算出, (例一): 信号发生器在第三频段(450—470

陈学廉, 郝公超问: 为什么中频变压器的线圈一般是由五股或七股细线合作一股绕的?

答: 我们所说的中频是465,000周。当频率这样高的电流过导线时, 只在导线的表面, 而不能进入导线的中部, 这叫“集肤作用”。因此实心的单根导线对高频来说, 电阻比对直流大得多。电阻的增大, 使收音机的灵敏度和选择性都变坏。由几根互相绝缘的细线组成的“李滋线”(五股, 七股或九股)使表面积增加, 也就提高了中频变压器的灵敏度和选择性。

(陈治答)

石新令问: 自装收音机中变频管12SA7的丝极, 在初开机2—3秒时特别亮, 过5—6秒后就好了, 何故? 是否会损坏电子管?

答: 因为电子管冷的时候灯丝电阻小, 刚加上电压时, 电流很大, 因此电子管特别亮, 以后灯丝电阻增加就暗下来, 电子管灯丝的额定电压愈高时这个现象愈明显。如果供给的丝压不超过它的规定值, 电子管是不会损坏的。(陆兆熊答)

千周)发出一未知频率f, 这时在收音机广播段(550—1600千周)上有二处收到即930千周和1395千周。求未知频率f。

$$\text{解: 由上式 } f = \frac{f_1}{n} = \frac{f_2}{n+1}$$

$$\text{现在: } f_1 = 930 \text{ 千周} \quad f_2 = 1395 \text{ 千周}$$

$$\text{代入式中: } \frac{930}{n} = \frac{1395}{n+1} \quad \text{故 } n = 2$$

$$\text{由此得 } f(\text{未知频率}) = \frac{930}{2} = \frac{1395}{2+1} = 465 \text{ 千周}.$$

注意: 有时在收音机上只有一处收到, 则f=f₁。



(例二): 信号发生器第二频段(650—1600KC)发出某一频率, 在收音机广播段度盘上只一处收到即1450KC(f₁值), 求未知频率。

$$\text{解: 此时由 } f = f_1 \text{ 得 } f = f_1 = 1450 \text{ KC}.$$

4. 直流电源供给方面, 电压要250伏, 电流十余毫安以上均可, 整流管用日货12F, 国货5Y3GT, 等均可。6H6双二极检波管不适用。

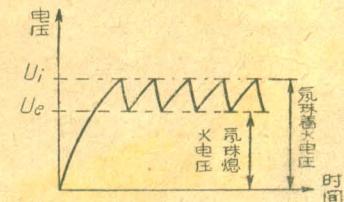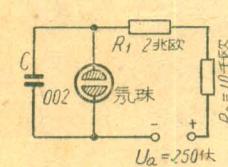5. 文中氖珠振荡器频率可由下式决定:

$$f = \frac{1}{(R_1 + R_2)C \log_e \frac{U_a - U_e}{U_a - U_i}} \text{ 周/秒}$$



式中R₁, R₂和C见附图。U_e为氖珠熄火电压, U_i为氖珠着火电压。U_a为直流电源电压, 当电源不稳时, 会影响音频频率, 但关系不太大。C的单位为微法, R的单位为兆欧, U的单位为伏。(“巧妙的信号发生器”一文刊于56年1期)

王政平问: 1957年6期25页钟声牌631型磁带录音机一文中谈到“抹音电流及录音偏磁电流频率约35千周, 由另一只6V6供给”, 请告知消磁电流和偏磁电流为什么要分别供给?

答: 钟声牌631型磁带录音机中的偏磁电流和消磁电流都由V46V6供给。所以要分别供给的原因是在于录音头与抹音头有不同的任务。录音头需要消耗能量不大的高频率偏压, 将磁化工作的特性曲线(H,B曲线)移到直线上去。一般电流约为15—25毫安(视其磁头及磁带特性要求而定)。而抹音头的任务是要在它周围形成一个强大的磁化区, 以便抹掉已被磁化的胶带而使之处于中和状态(即抹音), 因此就需要消耗较大电能, 一般需要100—150毫安(视磁带特性而定)。

(杨烟樞答)

于俊威问: 单回路矿石机在山东省只能收到中央电台一种节目, 欲改成双回路的兼收两种节目, 声音反而更弱了, 应如何改进? 本刊56年7期介绍的“能带喇叭的矿石机”一文,

矿石本身是没有放大能力的，为什么用两颗矿石声音就会大呢？

答：中央电台两种节目发射功率并不一样，你那里只能收到输出功率较大的一种；双回路矿石机可以增进选择性，但也减弱了灵敏度，所以声音更弱了。本刊1956年7期及1957年2期介绍的“能带喇叭的矿石机”是一种“倍压式矿石机”，两颗矿石检波后的音频电流分别向后面的两个固定电容器充电，它们串连着向耳机或喇叭放电，使耳机或喇叭得到较高的电压，所以声音稍大。详细工作原理，请参阅本社出版的“矿石收音机”修订本第53页。

陈再生问：1. 在五管超外差机中，有哪些地方可以接出耳机收听？2. 一般2千欧及4千欧耳机的功率是多少？3. 超外差机的变频管和中放管发热是什么原因？

答：1. 甲、将耳机代替第一低放管的屏极负荷，但声音较小。乙、在第一低放管屏极接一个0.01微法的电容器与耳机串连通地。丙、在功率放大管的屏极接一个0.01微法电容器与耳机串连接地。丁、将耳机接到输出变压器的次级线圈上，但因阻抗不同，声音很小，请参考本刊1955年10期11页。2. 一般耳机不像扬声器那样标注有额定功率，但可估计为几十至100毫瓦。3. 这是正常现象，但若热度过高则是：甲、屏压或帘栅压过高，使屏极或帘栅极的散耗太大而发热。乙、栅压不适宜，使屏流增加，屏极散耗也会增加，因而发热。

何海华问：有一架七管推挽收音机，声音突然沙哑，检查后发现滤波电容器失效，换好后仍不能恢复，最后检查整流管极输出高压在500伏以上（正常时为370伏），全机另件无损，何故？

答：无滤波图又未详细说明检查经过，很难详答。依所料估计：显然是外部负载大部分断路或减弱所致。这多是由于：①滤波扼流圈断路、②推挽管失效或灯丝电压不足因而使屏流减小。③推挽管的栅偏压过高，屏流接近切断值等。声音沙哑除栅偏压不正常外，也可能是扬声器机械振动部分有毛病。

陈宝祥问：1. 天线所能收到无线电波电能的大小受哪些因素影响？

答：1. 与天线的型式，发射电台的功率、距离、电离层的变化、接收点的四周环境，附近土壤的性质等都有关系。矿石机声音的大小要视天线传输下来的电能量，调谐电路的增益，矿石本身的特性，耳机的阻抗等而定。

王玉敏问：自制五管外差机一架，短波段有一半收不来，调节短波时有时突然停止振荡，必须从高频端往低频端调节，才能收到广播，为什么？2. 收音机有时有很大电报声掩盖广播，如何处理？

答：1. 变频管衰老或帘栅电压不足，短波的较低频一段往往不起振荡，将帘栅电压升高后如果仍无效，就要更换变频管。2. 外差机的电报声，是有接近500千赫的江岸电台直接窜入中频变压器所致，将中频调低可略为避免，最好是在天线输入处加一“陷波器”就能完全去除。

王霖雨问：一部五管交流收音机用于110伏时声音很好，现改在220伏用降压变压器供给，发生了严重的调变交流声，用0.01及0.05电容器接底板均无效，是什么原故？

答：照理不会这样，请检查降压变压器是否靠近中放管的栅极引线，或是其他容易引起交流干扰的地方。

（以上均为本报、炜然答）

1958年第1期（总第37期）

目 录

祝贺新年 (1)

我国农村广播网的迅速发展 广播事业局广播网管理处(2)

被人们忘記了的波段——超長波 邱鎔材(3)

天电杂声 張思(5)

晶体管的类型和性能 李家麒(7)

介绍单端推挽放大器 梁禾盧(10)

微电流放大器 卜文洙 庄玉芬編譯(12)

二极管检波器 溫啓榮(13)

幸福牌六灯收音、电唱两用机 張仁山(15)

常用苏式收音、放大电子管命名的意义 天迪(16)

声音打字机 峰(16)

TY250-1000 国产有线广播设备

维修经验介绍 龐炳根 方錫(17)

王永年

有线广播喇叭限流电阻及其保护办法 胡友仁(19)

高传真度，不用输出变压器的增音机 胡慕民(20)

小型鉭固体电解电容器 毛公(21)

中短波交流2灯机 謝延平(21)

滑键矿石机 梁积富(22)

国产祖国牌158型五灯交流收音机 (23)

“自制线绕电阻保护层”的材料 李清(24)

介绍一种变压器绝缘浸剂 潘子汎(24)

高低音补偿线路 吳紀祥譯(24)

可变电容器碰片以后怎么办？ 王迺正(25)

两条小经验 振声(25)

超外差式收音机——I 馮報本(26)

世界之窗 (29)

为什么？ (30)

无线电问答 (31)

封面說明：被人们忘記了的波段——超長波

自然界有一种极不利于人类生活的自然现象——雷电，可是人类今天却利用它研究出了超长波的传播性能。超长波，这似乎是过了时的早被人们“忘記”了的波段，可是根据研究它却有许多优越的特性，在远距离通信、导航、标准时间广播、气象研究和预报等方面，将可能起极大的作用。

编辑、出版：人民邮电出版社
北京东四6条13号
电话：4-3056 电报挂号：04882
印 刷：北京印刷厂
总 发 行：北京邮电部
订 购 处：全国各地新 华书店
代 订 代 售：各地新华书店


定价每册2角

1958年1月19日出版 1-76,200

上期出版日期：1957年12月19日

（本刊代号：2-75）


感抗、容抗——频率图

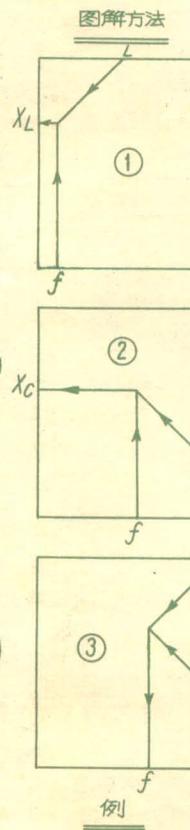

① 已知: $f = 500$ 周, $L = 1$ 哥, 答案: $X_L = 3150$ 欧.

② 已知: $f = 550$ 千周, $C = 400$ 微微法, 答案: $X_C = 720$ 欧.

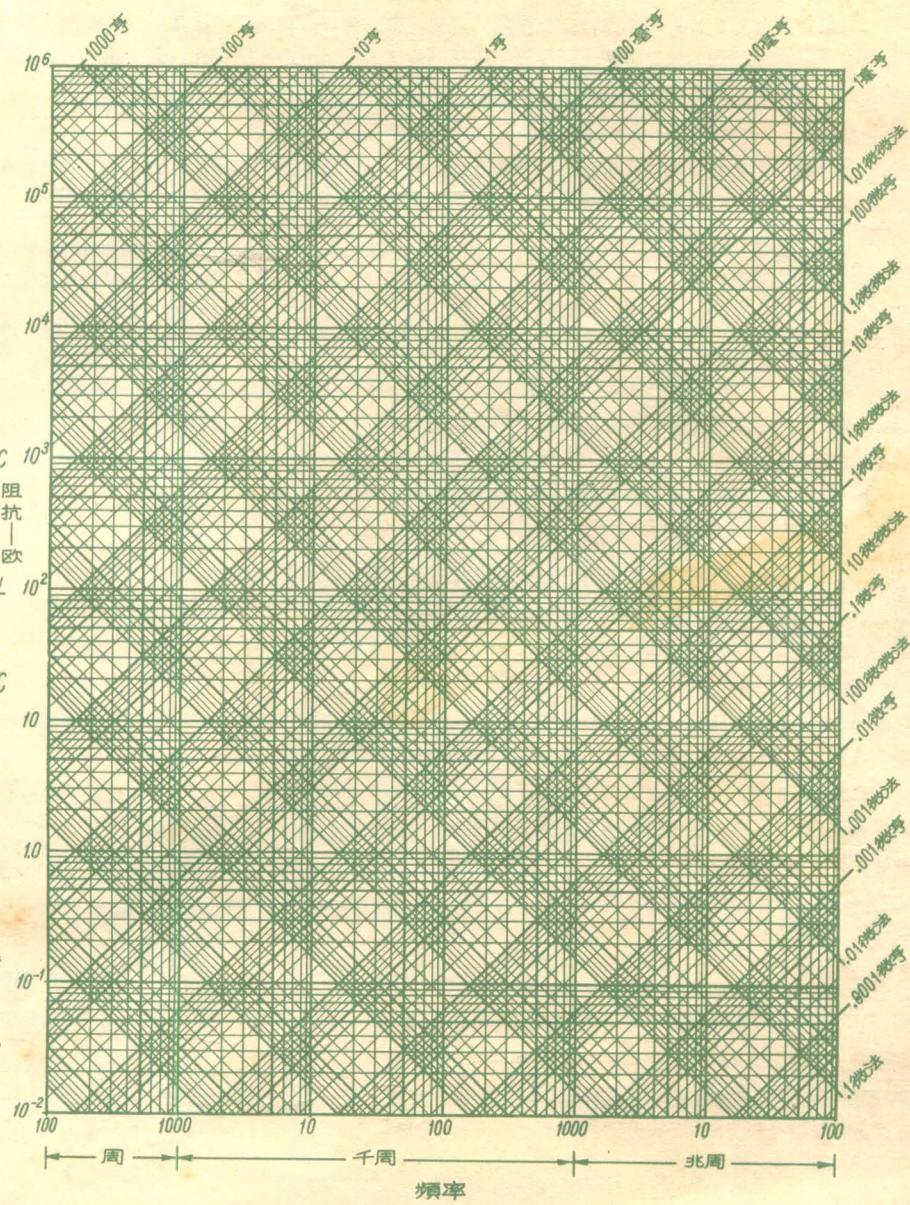③ 已知: $L = 200$ 微亨, $C = 50$ 微微微法, 答案: 谐振频率 $f = 1600$ 千周.



电信圖書介紹

(下列各書是1957年出版的，請向當地新华書店購買)

超外差式收音机

馮報本編著 1.50元

本書介紹了超外差式收音机的原理、構造、各部分組成电路和零件；敘述了干电池式、交流式、交直流兩用式交直流电池三用式等各式超外差收音机的裝置、調整和修理方法。書末並收集了許多种国产和苏联出品的超外差收音机的电路，供試裝和修理者參考。

簡單交流收音机

馮報本編著 0.48元

本書首先對交流收音机的特点，如电源問題，交流电子管灯絲和陰極問題及电源濾波器等作一介紹。然后重點地介绍了电源变压器和整流器的設計方法。还敘述了各種簡單交流收音机的实际制作，書中除了一般型式外，还包括來复式、交直流兩用式和無变压器式等的制作法及参考电路。

簡單电池收音机

沈成衡編譯 0.20元

本書介绍了三個簡單电池式收音机的裝制方法，适合已学会裝置矿石收音机的無綫电爱好者閱讀。

怎样調整收音机

苏联列維欽著 0.38元

介紹在裝制收音机以前，應該怎样檢查各種另件。在裝机和接線時應該注意什么問題。怎样檢查各个电子管的工作狀態。怎样調整收音机低頻、中頻、高頻和本机振盪器等部分。敘述了怎样找出在調整時常碰到的毛病，怎样把这些毛病修好。

收音机的參量

苏联列維欽著 0.44元

本書講解了收音机的各种參量，如選擇性、灵敏度、輸出功率、保真度等的意义；並結合这些參量來說明如何判斷收音机的質量。此外，还介绍了測量这些參量的方法。

業余無綫电手冊

苏联庫里柯夫斯基著 1.80元

本書列出了業余無綫电爱好者設計無綫电广播收音机时所必需的一切主要参考数据和資料。

無綫电發射中心的技术維护

苏联柯培琴著 2.50元

本書論述了發射台中各主要部分，如音頻傳輸系統、电子管、充气整流管和閘流管等的維护、試驗、硬化等工作；發射机各部分的調整工作；寄生振盪的防止；各种測試工作；供电設備和自動系統的維护和調整工作；天綫系統及水冷系統的維护，以及明綫和電纜的測試等。

怎样抑制电气設备对無綫电的干扰

苏联留托夫著 0.46元

本書介紹各種电气設设备所产生無綫电干扰的性質及其傳播路徑，抑制無綫电干扰的原理和各种具体办法。

業余短波收信机的設計

苏联舒里金著 0.65元

敘述了直接放大式和超外差短波收信机各部分的特点，工作情況和設計方法。还談到選擇电路、另件和校整收信机的各种实际問題。最后介紹了一些适於給無綫电爱好者裝制的实用电路，以供实际制作。

光电管及其应用

苏联切契克著 0.60元

本書介紹了現代各种光电管的構造和工作原理。同时並引述了这些光电管的主要参数和特性曲綫；例举了各种光电管的基本接綫圖和一些应用实例。

晶体三極管

苏联費多托夫著 0.48元

本書叙述了晶体三極管的物理基础和工作原理，指出了它的应用范围，並且討論了晶体三極管的無綫电技术电路。

晶体管的理論和应用

(日本) 大胁健一等著 0.95元

本書利用淺近的原理介紹了晶体管的物理基础、線路、使用晶体管的机器以及晶体管測量的初步知識。

冷陰極电子管

苏联鮑爾赫瓦爾德特著 0.26元

討論冷陰極的气体放电管。本書的主要篇幅是敘述輝光放电稳压管和电子式电压調整器。

無綫电数学（上冊）

(日本) 谷村功著 1.20元

本書上冊內容为，代数，几何及三角，都是选择學習無綫电必須具备的部分加以講解的。适於中学数学程度，具有少許电学及無綫电常識的讀者及無綫电業余爱好者进修用，也适合訓練班作为教本。

人民邮电出版社出版