

无线电 2  
1958





## 我国第一条微波电路

我国第一条微波电路——北京到保定的12路微波电路即将开放。微波通信有很多优点，如保密性强、通信质量好，可作多路通信、架设拆迁容易、投资小，并可节省大量有色金属等。照片是北京电信局的技术人员装机时的情况。

方图左：载波机终端机的焊接。

方图右：工程师和技术人员正在测试多路载波终端机。

圆图：收发信机的调整。

右上角：抛物镜型微波收发用天线。

## •苏联是电视的祖国•

苏联被称为“無綫电的祖国”。最重要的無綫电技术基本原理——無綫电通信、广播、电视、雷达、导航都是在这个偉大的国家里首先發明和創造的。

1880年，俄国学者巴赫齐也夫發明有綫机械电视。他發明的逐点扫描圖象，順次傳送的原理直到現今仍是电视傳送圖象的基本原理。

1907年，被称为“现代电子电视之父”的罗津教授完成了世界上第一架电子电视接收机的綫路圖。1911年，他制成的一架电视接收机收到了世界上第一幅电子电视圖象。电子析像管的原理也是苏联科学家在1930年前后發明的。彩色电视方面，在1908年，达米安就已論述了輪流播送数种基本色彩的机械电视系統。这些創造使得现代的完美的电子电视得以实现。

## •苏联电视事業的历史•

苏联开始机械电视的公开广播是在1931年4月29日。当时电视圖象的扫描行数只有30行。电视頻道为7,500周，与声音广播所占频道差不多，起初是用短波波長(56.6公尺)播送，后来用中波波長(379公尺)播送。

1938年苏联开始电子电视广播，扫描行数为343行。第二次世界大战中电视广播中断了，到1945年5月7日——第一屆無綫电节时恢复，扫描行数增为441行，1948年11月再增为625行。苏联的电视技术标准：扫描行数为625行，頻帶寬度8兆周，每秒鐘25幅圖象，在圖象清晰度以及技术、經濟等各方面是最为理想的。1957年3月国际广播組織已决定采用为国际广播組織會員国的統一电视标准(我国于1952年加入国际广播組織)。

莫斯科和列宁格勒是苏联最早建立电视台的城市。1951年烏克蘭共和国首都基輔建成了电视台。1955年底苏联已經有12个电视台，电视接收机有82万架。1957年苏联电视机已超过200万架。电视中心和强力轉播台已达37个。

1954年，苏联公开試播彩色电视。

## •建設电视網的計劃•

为了满足苏联广大人民羣众收看电视节目的要求，苏联第六个五年計劃規定：建設全苏联电视網。到1960年，苏联至少有75个电视台，首先要在1958年前使各加盟共和国首都和最大的工业、文化中心建立电视台；計

# 苏联的电视事业

陈贊鼎

以同时播送兩套黑白节目和一套彩色节目（莫斯科电视台現已同时播送兩套黑白节目，新的彩色电视系統将于1958年試播）。电视發射机的电力也将加大。新的莫斯科电视台的天綫鐵塔高达500公尺，成为世界上最高的建筑物。它比巴黎艾菲尔鐵塔高出200公尺，比美国最高的一座电视天綫塔（在奧克拉荷馬）高出20公尺。

计划到1960年，苏联共有850万架电视接收机（包括彩色接收机），大約有3,000万人可以經常收看电视节目。1960年电视接收机的年产量計劃为220万架，为1955年的5倍。

根据兩年来苏联电视事業建設的成就看，可以預計上述計劃必將超額完成。

## •电视設備•

为了加速苏联的电视建設和降低造价，一般电视台和电视轉播台的建筑和设备是标准化的。例如，目前大多数电视台的發射机是影像5瓩，伴音2.5瓩，同时还裝有一个可以同时播送兩個节目的超短波調頻广播發射机（共四架發射机，每兩架併机工作，以保証工作的可靠性），它的服务半徑約为50—60公里。这种电视台有兩個电视演播控制室，一个是演出

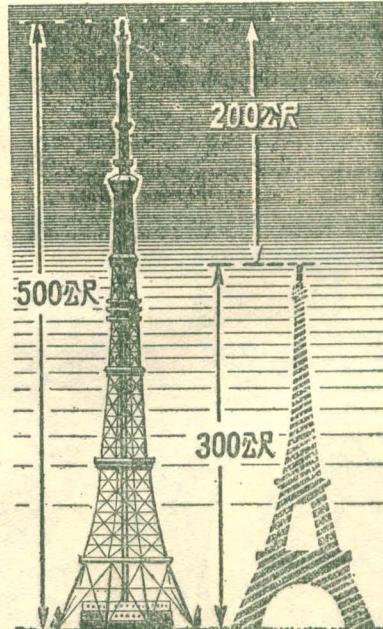


圖 1

节目的，一个是放映影片的。电视演播室和发射机可视为需要分设两地。演播室和发射机之间使用微波中继设备传送节目。在大城市，电视台的发射电力为影象15瓦，伴音7.5瓦。

小型电视转播台的发射电力为20—100瓦，服务范围为5—8公里，是自动化的，不需值班人员管理。大型电视转播台的发射电力为影象2瓦，伴音1瓦。

有一种流动电视车，车内装有摄像、放大、控制和微波中继设备，使电视台可以随时转播实况节目。

有一种名叫“春天”型的长途微波中继设备，可以传送一路电视节目和许多路广播节目及电话，其中继站中有90%是自动工作的。

苏联市场上有近十种新式的电视接收机出售。售价约等于普通工人一个月的工资。它们的屏幕对角线长度分别为53公分、43公分、34公分。自1955年起，已通用长方形屏幕的电视显象管来代替旧式的圆形的，以缩小电视接收机面板面积和减轻重量。新式电视接收机有5或12个电视频道，并可用来接收超短波调频广播。它们的灵敏度都很高，在市内，只利用电视接收机内部的铁淦氧磁物天线或室内天线，就可以接收节目。

苏联制造了一种供俱乐部使用的“莫斯科”牌投影式电视接收机。它的屏幕面积为宽1.2公尺、高0.9公尺。还有一种更大的投影式电视接收机，它的屏幕面积为4×3公尺，用于放映电视节目的电影院内，可供上千人观看。

### · 电视节目 ·

苏联的广播与电视事业是“向劳动人民进行共产主义教育和全面地提高他们的文化水平的强有力的工具”。因此苏联的电视节目是十分丰富的。举莫斯科电视台为例，它有两种节目，1957年每星期共播送五十小时。莫斯科电视台的节目分新闻、政治、戏剧、音乐、体育、少年儿童、妇女、科学常识等，并放映影片（新影片开

圖 3

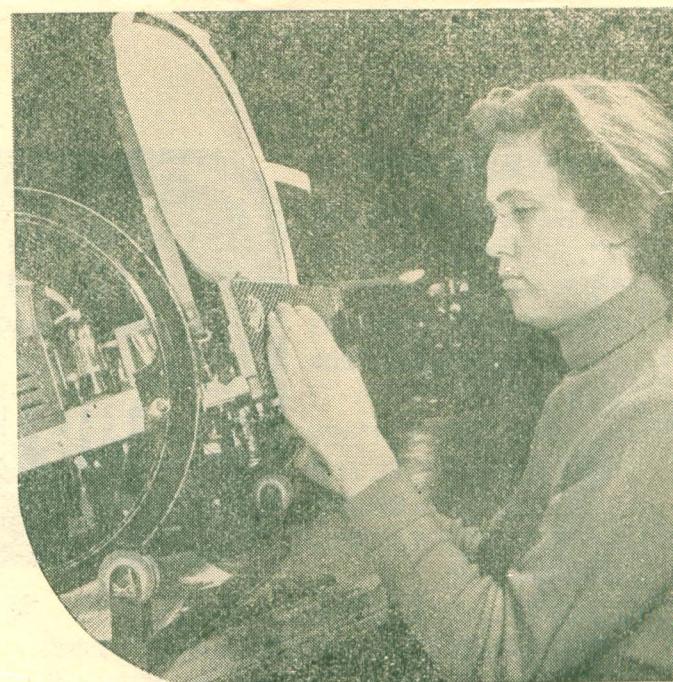


圖 2

始放映十天后就可交电视台播送）。大约有三分之一节目是在演播室组织进行的，三分之一是影片，三分之一是实况转播。莫斯科电视台还每隔一个半月组织一次名叫“愉快问题的晚会”的观众见面会，由艺术家表演节目，观众解答问题进行实况转播。

苏联电视台与社会主义各国电视台之间经常交换节目，此外还与美国、英国、日本等资本主义国家电视台交换节目。为了便于交换节目，已在计划建设一条连接苏联、波兰、捷克斯洛伐克和德意志民主共和国的国际电视传送线路。

### · 楽余电视活动 ·

苏联的业余无线电爱好者活动是非常广泛的，有好几百万参加。自从电视事业开始普及以后，无线电爱好者立刻对电视技术发生兴趣。有的人自己动手设计、装配各种电视接收机，有的人还帮助建设他们自己所在城市的电视台或电视转播台，参加电视技术的研究工作。

例如，苏联第十一届业余无线电展览会上最引人注意的是一种能在200—250公里内转播电视台节目的转播机模型，这是由弗拉吉米尔州无线电俱乐部的无线电爱好者设计、制造的。

又如，高尔基城的无线电爱好者用三个半月时间建成了一座小型业余电视台，它的天线铁塔高42公尺。

1955年苏联科学院无线电电子学研究所在苏联“无线电”杂志上号召无线电爱好者报告接收远距离电视节目的情况，以帮助科学的研究工作。这一号召立刻得到响应。有不少的无线电爱好者设法收到了伦敦、伯尔尼、罗马、布拉格、布加勒斯特等西欧和中欧城市的电视节目。最近还有人收到过纽约的电视节目。这对探索超短波的远距离传播问题有着重要意义。



## ·電視的其他用途·

在苏联，电视还广泛地被应用于国民经济的各个部门，为工业、运输、农业和科学的研究服务。

电视最先被应用在工厂中，特别是原子能工业、化学工业和冶金工业，有一些生产过程是不便于甚至根本不能由人去观察的，于是电视就代替了人的眼睛。车间调度员只要坐在控制桌后面，就可以观察炼钢炉的工作情况。

三年前，苏联设计了一种用于调度火车车厢的电视设备。还有一种电视机，可使火车司机在光线极暗的时候看到轨道的情况。

电视帮助了医生和医学院学生观察著名的医学专家在进行复杂的外科手术。有一种叫做电视显微镜的设备，在紫外线下把微生物的活动现象经过摄影、放大后传送到电视机的屏幕上显现出来。鱼类学家和生物学家

用电视去观察海底的秘密。地质学家还设计了装在飞机上勘探地下矿藏的电视机。此外电视还被应用于某些现代武器上和军事训练中。

## 圖片說明

圖 1 是苏联莫斯科电视中心500公尺斯大林塔的模型，旁边作比较的是法国艾菲尔铁塔。

圖 2 苏联在1957年大量生产新的“Темп-3”型电视接收机。照片是在莫斯科无线电工厂的一个车间里，女工人Л.雅林娜在调整“Темп-3”电视接收机。

圖 3 不少的爱好者愿意自己动手装电视机。莫斯科华西列夫斯基家的玛丽娅和阿娜妹妹，一个是科学院的助手，一个是长途台的女话务员。她们打算自己装一部“Темп-2”型电视机。

## 国际广播组织的电视标准

现在电视广播已经成为教育广大群众的日益重要的工具，因此电视广播质量的好坏就有了特殊的意义。此外，在选择电视系统时还必需注意到经济问题，以及该系统对选择彩色电视参数所提供的可能性。

为此，国际广播组织技术委员会于1957年3月在索非亚——保加利亚首都——举行的第13届会议上通过了一项黑白电视系统的主要参数标准。参加会议的有中国、苏联、捷克斯洛伐克、波兰、保加利亚、匈牙利、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、朝鲜、蒙古以及越南等人民民主国家。

会议在决定电视系统的基本参数时考虑了影像的清晰度，复演的亮度级数量以及反差程度。对电视系统的质量指标的研究是以人眼生理特点有关的资料作根据的。所谓“影像的清晰度”是指在指定物体上人眼所能分辨的细小物件的数量。使用这一标准是因为根据可分辨部件的数量作出的评价能全面反映影像清晰的程度。而其它标准，如扫描行数或播送所占频带宽度仅能给出不完全的评价。

根据在决定标准主要参数时的考虑得出，在625行和每秒50个半帧的黑白电视系统中，可分辨的水平线条（一黑一白）为436（统计的）。在发送频带为6兆赫

时可分辨的垂直线条为630个，整个影像中可以分辨的元件为275000。这样水平方向的分辨本领是垂直方向分辨本领的1.08倍，而美国的电视系统可分辨的水平线条为367（英国为283），可分辨的垂直线条为417个（英国为487），整个可分辨的元件为153,000（英国为178,000），水平方向的分辨本领是垂直方向分辨本领的0.853（英国为1.26）。可见国际广播组织电视系统的质量要比英美优越。

但是在发送频带的宽度方面，考虑到有必要部分地发送下边带以及消除发送频带上边不能容许的相位失真，国际广播组织系统电视的总频带为8兆赫（美国为6兆赫，英国为5兆赫）。

按照国际广播组织电视系统的标准，对影像的分解，规定每帧扫描625行，额定析像频率为15625周，每秒25帧，帧的幅面是4:3，对于全电视信号的形状、电平及额定参数，脉冲尺寸数值以及无线电发送特性，容许偏差等都有详细规定。

我国是国际广播组织会员国之一，即将建成的北京第一个电视台的技术参数，将完全符合于这一标准（根据“文件与情况”1957年7月资料）。

# 无线电天文学

(苏联)物理数学科学博士、教授 C. D. 海 金

在許多以無線电电子学发展为前提本身才能产生的各种科学部門中，無線电天文学佔有重要的位置，根本上打开了研究宇宙的新道路。天体無線电辐射的觀測方法，本質上不同于从前所知的天体光学(可見光)和部分紅外綫和紫外綫辐射的觀測方法。

在無線电波段的天体电磁辐射性質，大大不同于天体在可見光范围、紅外綫和紫外綫范围的辐射性質。無線电波和光波由天体来到地球，傳播情形也極不相同。其中的一个差別关系到辐射体的本質和結構。因此，觀測無線电辐射，在很多場合能够得到由光学觀測所不能得到的天体知識。

第二个差別是，光綫在傳播的路上遭到地球大气層(有云或下雨时)和星际空間存在的宇宙塵的削弱。虽然这种削弱用我們地球上“尺度”来看微不足道，但是光綫由遙远的宇宙区間到地球通过極大的距离，削弱程度很大，以致用光学觀測十分遙远的行星和星云是办不到的事情。無線电波不受任何削弱，因为它的波長比宇宙塵質點的尺寸大得多。因此，無線电辐射能够觀測为光学觀測已不可达到的那样遙远的目标。

可見，無線电天文学不仅扩充了我們关于用光学觀測的天体知識，而且也把我們一般所能觀測和研究的宇宙范围界限擴得更为寬闊。这就註定了無線电天文学在研究宇宙方面所起的那种重要的作用。

無線电天文学的产生大約才只有25年，但是在这些年代里它已給科学带来了这么多新的成就，在篇幅不大的文章中是不可能給以較有系統的評

述的。这里只能就無線电天文学个别成就的例子，談談这門科学今天發展所达到水平的概念。

第一次觀測天体無線电辐射是在1932年，那时美国学者楊斯基研究波長約15公尺的天电杂声來到的方向，發現了一晝夜無線电波來到的角度有所变化，指出这种辐射是从銀河某-确定区域(天河中心)發出的。不过那时無線电技术發展的水平还不允許詳細地研究这种辐射，因为在15公尺左右的波段上很难得到所需的窄辐射圖型，并且那时也还没有足够灵敏的超短波接收机。

無線电技术的进一步發展，特別是超短波(公尺波，而后公寸波和公分波)接收方法的改进，大大地增加了無線电天文学的能力。由于轉到較短波的結果，就創造了帶天綫的、放

大能力足够强，辐射圖型極窄的無線电望远鏡。从此，不仅可以研究銀河的無線电辐射，而且發現并开始研究了大量的無線电辐射源——太陽，月亮，大行星(金星，火星，木星)以及后来称为無線电星云的某些星云。

按照天体無線电辐射本身的起源主要分为兩类：热电磁辐射和非热电磁辐射。

热电磁辐射按其本性來說和被加热的物体辐射可見光和紅外綫类似，都是由于物体内部电子热运动的結果。由于这种运动十分杂乱，产生的电磁辐射有連續光譜，可以把它看作“混合”电磁波，既充滿了可見光和紅外綫的光譜范围，又充滿了無線电波的范围。在光譜的不同部位，佔有一定频率間隔的辐射能量，可以有極大的差別。这种能量沿頻譜的分佈，由物体的溫度和特性而定，但首先还要看物体对落到它上面的某种波長的吸收程度。物体对落到它上面的某种波長的辐射吸收愈强，辐射同一長度的波的能力也愈强。例如，电离的气体对可見光透明，但显著地吸收無線电波(并且波長愈長，吸收也愈强)，本身不辐射可見光，但可以是出色的無線电辐射源。这种現象在天文学上常常碰到。

在無線电天文学中常常碰到的非热無線电辐射，是当电子在磁场中运动拥有很大能量(就是运动速度接近光速)时产生的。这种辐射像热辐射一样有連續光譜，不过能量沿頻譜的分佈可以和热辐射的情况下完全不同。

除开有寬闊連續光譜的無線电輻

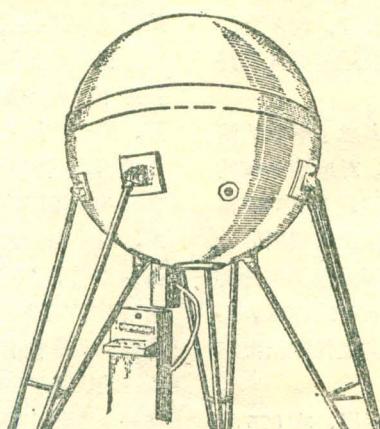


圖 1. 苏联地磁、電波傳播研究所觀察宇宙綫的電离室。开始就在研究宇宙綫的起源和天体的無線电放射的許多問題中，突然發現兩者間密切的联系。目前，無線电天文学已經給有关宇宙綫起源問題上，提供了許多重要的数据。

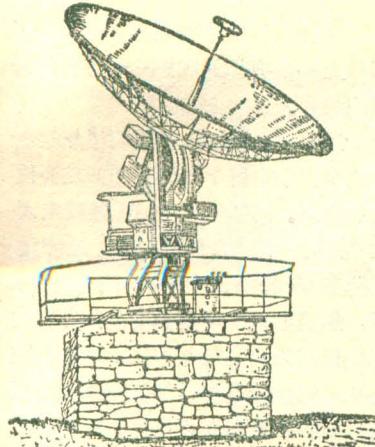


圖 2. 苏聯普爾柯夫總天文台的 3.2 公分極化無線電望遠鏡。

射以外，在天文学中还有机会碰到全部能量都集中在窄频带內的辐射。这种几乎是單色的無線电辐射源，是星际的氫气。除掉位于紫外綫、可見光和紅外綫范围的譜綫，氫能产生位于無線电波段的（波長約21公分，綫寬100千赫）譜綫。

轉到無線电天文学个别成就上来，首先要談談关于太陽無線电辐射的研究。正如苏联学者 B. П. 庚茲堡和 I. C. 施克洛夫斯基和英国学者 D. 馬尔金的理論研究所指出的那样，太陽無線电辐射应当是产生于强烈电离的太陽大气層的。同时，某种波長的辐射应当是从对这个長度的波已經不透明的那一層中發出。由于波長愈長，在电离气体中吸收也愈强，因此日冕的外層（所謂外圈）对公尺波就已經不透明，对公寸波不透明的是較深的一層（內圈），而对于公分波則是更深的太陽大气層（所謂色球）。太陽固有的各种波長的無線电辐射就是从上述相当的太陽大气層中發出。1947年5月20日，苏联科学院在探察日蝕时由于觀測太陽無線电辐射的結果，这个原理第一次得到了証实。

过去許多年里，一系列的苏联宇宙觀象台就已进行过太陽無線电辐射的研究。从事过这种觀測的有苏联科学院П.Н.列別捷夫物理研究所，国立高尔基大学附屬無線电物理科学研究所，苏联科学院克里木天文物理觀象台，地磁和無線电波傳播科学研究

所，苏联科学院总天文台。

太陽無線电辐射的研究不但可以核对以前关于太陽大气層結構的概念，并且可以探索稀薄到不仅在可見光范围，就是在無線电波段內它的固有电磁辐射都已不能觀測的日冕最高区域。为了研究日冕的外層，B. B. 維特凱維奇曾經建議采用“透視”的方法，就是在地球沿着自己的軌道轉动一年的时间內，大約在 6 月 20 日左右，它所佔有的位置差不多是太陽和無線电星云之一的瓣狀星云的方向相重合。在这个期间，由瓣狀星云發出的無線电波沿着来到地球的路上通过日冕的外層，在它的里面應該發生折射和不均匀的散射。

B. B. 維特凱維奇和英國學者 A. 海維詩指出，觀測不仅能够测定日冕从太陽延伸出去的極大距离（几千万公里），也可以得到关于日冕最外層称为超外圈的結構的知識。

第一次觀測太陽無線电辐射就已經指出，这种辐射的波長愈長，受到的变化也愈大。曾發現無線电辐射能量的变化和变化的日期跟太陽黑子的多少有关。这种关系在公尺波上表現得特別突出，在公寸波和公分波波段也表現得很清楚。以后的研究指出，太陽黑子上面的区域是高能的無線电辐射源。太陽無線电辐射和黑子之間这种关系的存在，是太陽活动性最大特征的表現之一。因而能够通过太陽無線电辐射的觀測注意到太陽上發生的某些活动过程，并掌握比以前更全面和更精确的太陽活动特性。

太陽無線电辐射的觀測，提供了研究太陽黑子区域所生磁场的新的可能性。在黑子磁场中产生的电磁辐射或是辐射从磁场中通过时，都要引起这个辐射的極化。因此，研究太陽無線电辐射的極化，可以得到关于太陽磁场的知識。

太陽無線电辐射中極化的存在，是在公尺波波段發現的。但由于这些波的極化現象本身不稳定和接收机灵敏度的不足，極化現象还没有过系統的研究。不久以前，苏联科学院总天文台曾經發現公分波波段太陽無線电

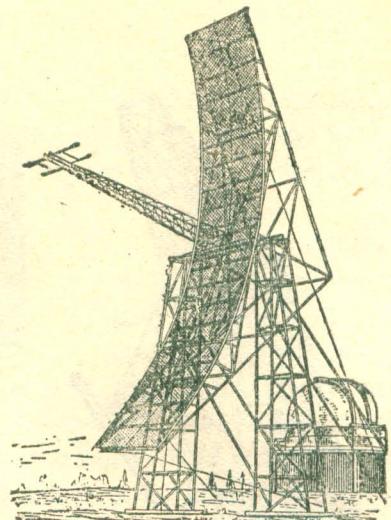


圖 3. 苏聯卡普斯諾窩德斯克區總天文台山地觀察站 1.7 公尺無線電干涉儀的兩個天線之一。

幅的極化現象 (H. П. 卡叉达罗夫斯基, D. B. 科洛尼科夫, H. C. 索波列夫, C. Э. 海金)。經查覺，从太陽黑子区域發出的 3 公分的無線电辐射，通常是強烈的圓極化。这种圓極化的方向和太陽黑子磁场的極性有一定的联系。可見，研究太陽黑子上部的磁场有了可能，而这些場合用光学觀測方法是不可能的。

無線电天文学非但在太陽的研究中，并且在宇宙結構的研究中也取得了巨大的成就。無線电天文学的重要成就之一，是星际氫無線电辐射的發現。这种稀薄的氫，在星际空間，根本不吸收也不輻射光綫，那末無線电天文学上觀測波長約 21 公分的氫譜綫，便成了研究星际空間氫分布的唯一工具。由于这种辐射集中在很窄的頻帶內，所以既能查出宇宙各区星际氫的含量，也能測定它們的运动速度（由多卜勒效应按譜綫的偏移来决定）。尽管星际氫無線电辐射的發現才只六年，这项研究已有了許多重大的成就，并且改变了我們关于宇宙結構的概念。

無線电天文学在研究無線电星云方面也得到了極其重大的成果。觀測證明，它們的辐射分明是非热产生的。曾經有过这样的假定（在这方面有很大功績的是苏联学者 B. П. 庚茲堡, I. C. 施克洛夫斯基, Г. Г. 喬特曼澤夫和 И. М. 高爾頓），就是無線电星云的辐射属于非热無線电辐射

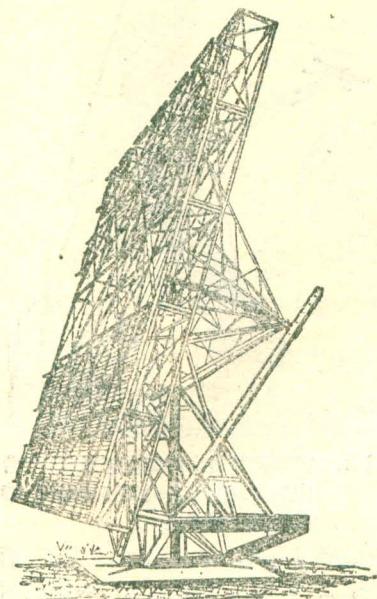


圖 4. 苏联地磁、电波传播研究所的1.5公尺无线电望远镜的同相天线。

型。关于这种辐射我們在上面說过，它是由于电子在磁场中运动具有很高能量时产生的。以后的观测使得这个

假定愈来愈可靠。果真如此，那就意味着这种无线电辐射源應該是高能量电子的富有者。从而，无线电天文学就回答了那里产生宇宙线的问题。

宇宙线就是早已知道的到达地球的高能量基本粒子。对于宇宙线的研究可以阐明宇宙线的组成，并且查明什么样的粒子从宇宙空间落到地球上，以及在原始宇宙线由宇宙空间通过的作用下，在地球大气层中又产生什么样的粒子。不过关于原始宇宙线在哪里产生以及从何方来到地球的问题，不能靠宇宙线本身的观测来加以解决。这是因为，在星际磁场的作用下粒子的轨道变弯并复杂起来，以致从地球上来看宇宙线几乎是从四面八方均匀来到的。当运动粒子在磁场中具有很高能量时产生的无线电辐射，是直线传播的，并且来到的方向一定，因此，就能够知道这种辐射是从哪个目标发生的，也就是确定哪个宇宙目标是高能量粒子的富有者。这

样，无线电天文学帮助解决了现代物理学上一个有趣的问题——宇宙线起源的问题。

以上所列举的例子说明了无线电天文学在宇宙科学中占有如何重要位置的概念。同时应当指出，无线电天文学还是一门很年轻的科学，刚刚过完婴儿时代。从这门科学的任务来看，无线电天文学所拥有的技术能力直到目前为止还极其有限。随着无线电技术的继续发展，无线电天文学观测目标的数量和获得这些目标较详尽的知识的可能性都将有所增加，也就是说无线电天文学对宇宙科学的意义将愈来愈加大。在所有由于无线电电子学的应用而产生的科学部门中，无线电天文学是说明无线电电子学在发展科学方面起着巨大作用的一个最明显的例子。

(乔同生译自苏联“无线电”杂志  
1957年11期)

## 人造衛星創造者荣获勳章

苏联共产党中央委员会、苏联最高苏维埃主席团和苏联部长会议联合发表通告说，由于制成和发射人造地球卫星这一科学技术方面的卓越成就，一大批苏联出色的科学家、设计师和专家获得了列宁奖金。参加研究和发射卫星的科学研究机关荣获列宁勋章和劳动红旗勋章。

由于制成卫星、运载火箭、地面发射装置、测量仪器和科学仪器以及在苏联发射世界上第一批人造地球卫星，一批苏联科学家、设计师和工人获得了社会主义劳动英雄的称号。一大批专家、科学技术工作者和工人获得了苏联各种勋章和奖章。

为了纪念苏联制成和发射出世界上第一个人造地

球卫星，决定在1958年在莫斯科建造纪念碑。

通告说：人造地球卫星的发射是人类的大胆理想的实现，是世界科学技术的胜利。开辟了世界科学发展新纪元的苏联科学家的成就，是完全合乎规律的，是社会主义社会及其经济与文化、科学与技术过去整个发展过程的结果。苏联重工业、精密机器和仪器制造、无线电电子学、电工学、化学、优质金属冶炼工业以及其他工业部门的高度发展水平是获得这些成就的基础。这些成就产生于社会主义本质。这个社会是建立在严格的科学基础之上，并且为全民教育、科学人才的培养和科学技术思想的发展创造了最有利的条件。(转载“科学新闻”1958年第1期)

# 負回授及其計算

現代的收音机为了改善音質，大都采用各种型式的負回授。因此，無線電爱好者們就很需要知道負回授的一些主要綫路和它的簡單的計算方法。

## 什么是負回授

負回授就是从放大器的輸出端取出一部分电压加到放大器的輸入端，来改善放大器的特性。例如圖1是音頻放大器中常用的綫路，这里加到輸入端的回授电压  $U_\beta$  和輸出端的电压  $U_2$  成比例，叫做“电压負回授”。

另有一种叫做“电流負回授”，其中回授电压和流过負荷的电流成比例，这种回授有一些缺点，音頻放大器中很少采用，因此本文將不加討論。

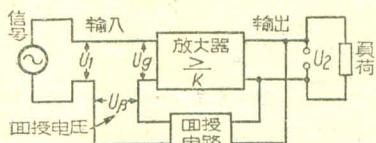


圖 1

圖 1 的回授綫路中，加到前級放大电子管柵極上的电压  $U_g$  是信号电压  $U_1$  和回授电压  $U_\beta$

之和，由于回授电压和信号电压相位不同， $U_\beta$  和  $U_1$  相加的結果， $U_g$  可能比  $U_1$  大，也可能反而比  $U_1$  小。如果相加的結果  $U_g$  大于  $U_1$ ，叫做“正回授”，可以提高放大器的增益，但失真將大大增加并引起振盪；反之，如相加的結果，使  $U_g$  小于  $U_1$ ，叫做負回授，可以抑制各種失真，使放大器工作稳定。

放大器的失真主要有兩種：一种是非綫性失真，另一种是频率失真。

## 非綫性失真

非綫性失真是由于电子管特性曲綫或音頻变压器鐵心磁化曲綫的参数之間不是綫性关系所引起的。以电子

管为例，当柵極上加有信号电压后，屏流变化的波形和加到柵極上电压的波形有些差別(圖 2)，它不仅含有和輸入的信号电压波形以及频率相同的基波，并且还

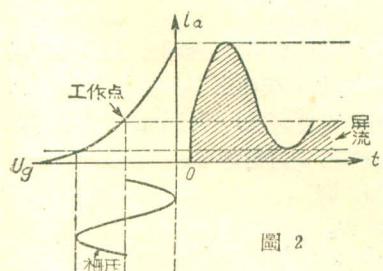


圖 2

含有輸入端所沒有的新的高次諧波，輸出和輸入信号波形的不一致，也就是說產生了非綫性失真。

放大器加接了負回授，讓一部分輸出电压(包括基波和高次諧波)反过来加到輸入端电子管的柵極上，

如果相位和大小調整适当，就相應地削弱了放大器所产生的高次諧波和輸入的信号电压，当然，高次諧波的削弱，可以減小失真，但輸入信号的削弱，意味着輸出功率減小，因此，在采用負回授的同时，还必需按放大器增益減弱的倍数比例地提高輸入的信号电压，才可以保持輸出功率不变。此外，接用了負回授后，还可以減弱放大器的內部杂音和交流声。

采用負回授后，放大器的增益  $K_f$ 、非綫性失真  $r_f$  和內部杂音  $U_{nf}$  的減弱，可以用下式表示，即

$$K_f = K / (1 + K\beta); \quad r_f = r / (1 + K\beta); \quad U_{nf} = U_n / (1 + K\beta).$$

式中  $K$ 、 $r$ 、 $U_n$  是放大器沒有加負回授时的增益、非綫性失真率和內部杂音电压， $\beta$  是回授电压和輸出电压之比( $\beta = U_\beta / U_2$ )。

从上式可以看出， $K_f$ 、 $r_f$ 、 $U_{nf}$  和  $1 + K\beta = A$  成反比， $A$  值一般取 3—4，过大时不仅過份降低了放大器的灵敏度，也增加了产生自振的可能。

## 頻率失真

理想的放大器，对所放大的音頻範圍內各个頻率的增益應該相同，也就是說頻率响应特性曲綫是一条水平直綫，但由于电路內存在有电感或电容性元件，使音頻特性变坏，特別在頻帶兩端  $f_1$  和  $f_2$  处最为严重，曲綫呈下降形状(圖3a)，引起了頻率失真。

當放大器加用了負回授后，各頻率的增益普遍降低，在  $f_1$  和  $f_2$  兩端处，由于放大器輸出电压較低，回授电压

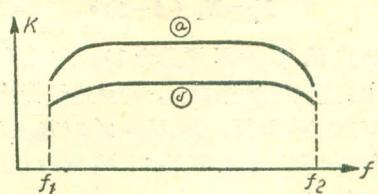


圖 3

( $U_\beta = \beta \cdot U_2$ ) 相對減小，因此，在這兩端附近增益降低得較少，使特性曲綫趨近平坦(圖3b)，頻率失真就減小了。

回授級數一多，或回授电路中含有电感和电容性元件时，回授电压和輸入电压的相位偏移很大，可能形成正回授。此时  $f_1$  和  $f_2$  兩端的增益不仅不降低，反而有提高的趋势(圖4)，却好用来矯正頻率失真，有些收音机的音調补偿就是利用这种方法來實現的。但是設計不善，常常有引起強烈交流声的危險。

在末級輸出是甲类放大的小功率放大器中(包括收音机音頻放大部分)，加用一級回授已經足够，因为

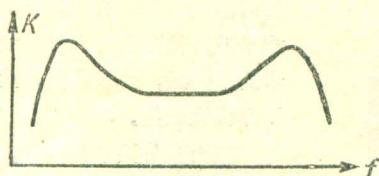


圖 4

多不超过二級，以免引起自振。

輸出管的波幅最高，工作條件最壞，失真最厉害。如果末級採用甲乙<sub>2</sub>類或乙類放大，此時應加用二級回授，但至

以設計成二級負回授。

圖 6 是并联回授線路，雖和圖 5 的串聯線路不同，但效果一樣。并联回授同樣使增益減低  $A$  倍，為了補償增益減低，可以適當提高前級放大管的負荷電阻  $R_a$ （圖 6）。如果前級放大管的屏阻很高，超過了它的負荷電阻許多倍，並联回授的效果很好。例如用 6K7 來做音頻的前級放大，就能滿足這個條件。

圖 5

圖 5、6、7、8 是簡單的一級負回授線路，輸出管可以是五極管，也可以是束射管、四極管或三極管。

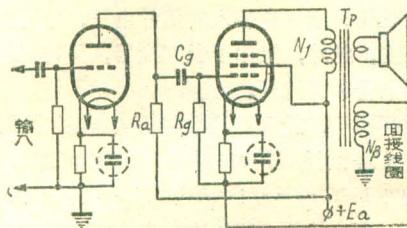


圖 5

圖 5 中回授電壓由輸出變壓器  $T_p$  上的附加線圈供給，這個線圈可以繞在初、次級線圈的外層，圈數計算如下：

因為

$$A = 1 + K\beta = 1 + \frac{U_a}{U_g} \cdot \frac{N_\beta}{N_1},$$

式中  $K$  是輸出級增益，不包括輸出變壓器  $T_p$  的變比； $U_a$  是輸出音頻電壓的峯值； $U_g$  是輸入到柵極的信號電壓的峯值； $N_1$  和  $N_\beta$  是  $T_p$  初級線圈和回授線圈的圈數。

解上式可求得回授線圈

$$N_\beta = N_1 (A-1) \cdot \frac{U_g}{U_a} = N_1 \frac{A-1}{K}.$$

比值  $U_a/U_g = K$  通常為 10 左右（ $K$  不是電子管特性表上的靜態放大系數），可從電子管特性曲線上求得，也可直接計算，即  $U_a = \sqrt{2PR_a}$  ( $P$ —輸出功率， $R_a$ —負荷電阻)。計算  $N_\beta$  時  $N_1$  应為已知， $A$  的數值通常取 3—4。

例如電子管 6Φ6 的額定工作數據為： $U_g = 15$  伏， $U_a = 200$  伏，取  $A = 3$ ，可以求得

$$N_\beta = \frac{N_1}{7}.$$

為了使輸出功率不變，前級放大管的輸出電壓必須提高  $A$  倍，即從 15 伏提高到 45 伏，以彌補由於負回授引起的增益的減低。

回授線圈導線的截面積可以和初級線圈的相同。如果裝好後放大器失真增加或發出吼叫聲，那就是線頭接反了，可以對調改正，聲音就特別清晰。

這種線路用的零件最少，效果也很好，必要時也可

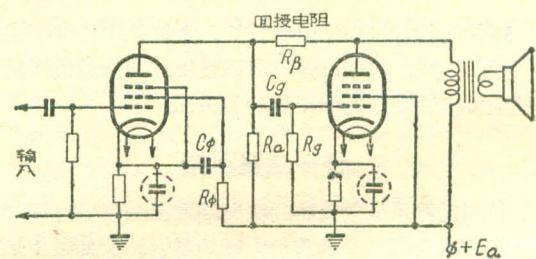


圖 6

圖 6 中的  $R_\beta$  的求法如下：

$$\beta = \frac{R_a}{R_\beta},$$

$$A = 1 + K\beta = 1 + K \cdot \frac{R_a}{R_\beta},$$

因此，

$$R_\beta = R_a \frac{K}{A-1}.$$

通常  $K = 10$ ,  $A = 3$ , 故

$$R_\beta = 5R_a.$$

圖 7 是圖 6 的變形，計算程序相同。 $\beta$  值可近似地按下式計算：

$$\beta = \frac{R_{g2}}{R_{g2} + R_\beta} \cdot \frac{R_a}{R_a + R_{g1}}.$$

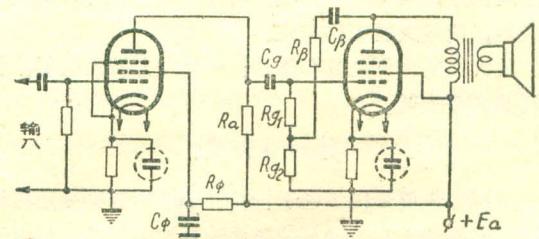


圖 7

圖 8 是甲類放大的推挽輸出回授線路，回授電壓從屏極經分壓電阻  $R_1, R_2$  加到柵極上去，電容器  $C_\beta$  是用來把屏極與柵極隔開，對音頻說，容抗很小可以忽略，線路中分壓電阻  $R_1$  和  $R_2$  的計算如下：

令  $R_1 + R_2$  為  $R_\beta$ ，則

$$\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2},$$

$$A = 1 + K\beta = 1 + K \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2},$$

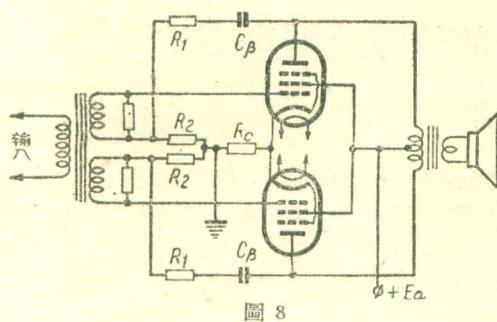


圖 8

$$R_2 = R_\beta \frac{A-1}{K},$$

$$R_1 = R_\beta - R_2.$$

$R_\beta$  通常取 100 千欧—200 千欧,  $K$  值求法同前 ( $K = \frac{U_a}{U_g}$ )。

$C_\beta$  的选择, 应使它对整个频带的容抗都比  $R_\beta$  小, 可用下式求得:

$$C_\beta = \frac{10^4}{R_\beta} \text{ 微法。}$$

如果求得的  $C_\beta$  不是整数, 可选较大的容量。上式同样适用于圖 7、8、9、11 中的  $C_\beta$ 。

## 二級負回授

如果希望同时减弱前級放大器中所产生的失真和杂音, 回授电压应加到前級电子管的輸入端, 如圖 9, 10, 11。

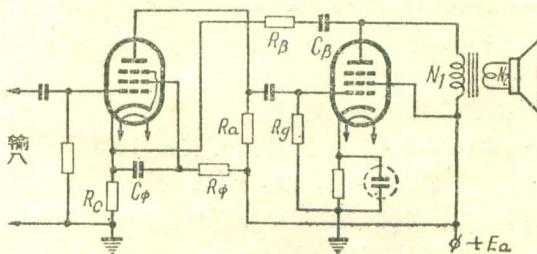


圖 9

圖 9 中回授电压从输出管屏極經  $C_\beta$ 、 $R_\beta$  加到前級电子管的陰極电阻  $R_c$  上。电阻  $R_c$  同时用来产生柵偏压, 它的数值可用普通方法計算:

$$R_c = \frac{E_g}{I_a + I_s},$$

式中  $E_g$  是电子管的額定柵偏压,  $I_a$  和  $I_s$  是屏流和帘柵流。这些数值都可以从电子管特性表中查得。 $R_\beta$  可用下式求得:

$$R_\beta = \frac{R_c}{\beta} = R_c \cdot \frac{K}{A-1},$$

式中  $K$  是兩級放大的总增益, 等于兩級增益的乘积, 即

$$K = K_1 \cdot K_2 = S_1 \cdot \frac{R_a \cdot R_g}{R_a + R_g} \cdot S_2 \cdot R_{az},$$

式中  $S_1$  和  $S_2$  是第一个和第二个电子管的跨导,  $R_a$  和  $R_g$  是屏路和柵路中的电阻 (圖 9),  $R_{az}$  是反应到末級屏路的負荷电阻, 即

$$R_{az} = R_H \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2.$$

这里  $R_H$  是输出变压器次級的負荷电阻 (如扬声器音圈阻抗),  $N_1$  和  $N_2$  是输出变压器初級和次級綫圈的圈数。

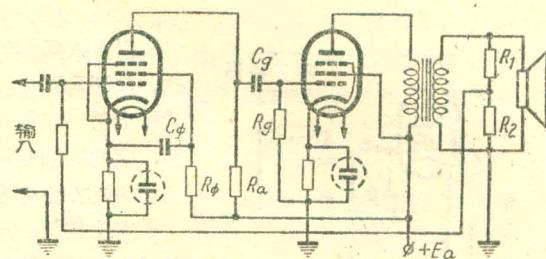


圖 10

圖 10 線路和圖 9 大致相同, 只是回授电压从输出变压器次級的分压电阻  $R_\beta = R_1 + R_2$  上取得。

$R_\beta$  应当比输出变压器次級的負荷电阻大 40—50 倍, 电阻  $R_1$  和  $R_2$  可用圖 8 線路中的公式来計算:

$$R_2 = R_\beta \frac{A-1}{K}; R_1 = R_\beta - R_2.$$

这里  $K$  是包括输出变压器变压比在内的总增益, 即

$$K = K_1 \cdot K_2 = S_1 \frac{R_a \cdot R_g}{R_a + R_g} \cdot S_2 \cdot R_{az} \cdot \frac{N_2}{N_1}.$$

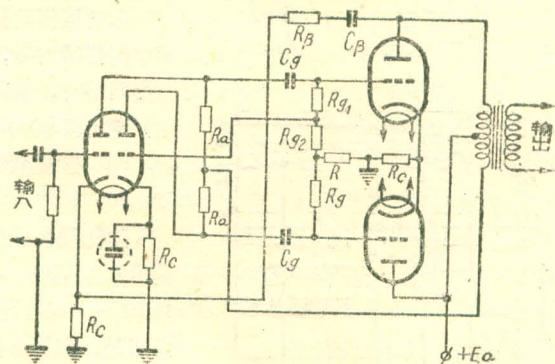


圖 11

圖 11 是自动平衡倒相級推挽输出的負回授線路, 这种線路仅适用于输出級工作于甲类情形下。这种回授線路的計算和圖 9 相同。(張瑞恒摘譯)

## 答复讀者來信

最近接到彭学武、高造国等讀者來函, 拟向我社購買 56、57 年無綫電合訂本, 現統一答复如下: 1956、1957 年無綫電合訂本已于 58 年 2 月初出版, 請向当地新华書店購買, 若當地書店售缺, 可向“北京王府井大街北京郵購書店”郵購, 每册定价 2.40 元。

今后若有函詢購買合訂本事, 不另复, 希諒!

## 本刊征求預訂

我社出版的無綫電月刊, 全交邮局發行, 二月份开始收訂第二季度月刊, 請本刊讀者及时向当地邮电局預訂, 以免过期补購困难。

# 超外差式收音机本地振盪級的故障及解決方法

(日本) 藤卷安次

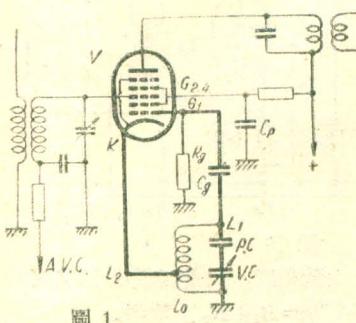


圖 1

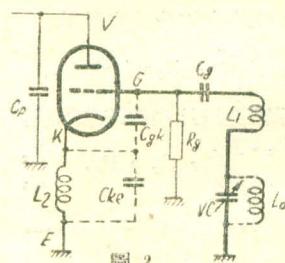


圖 2

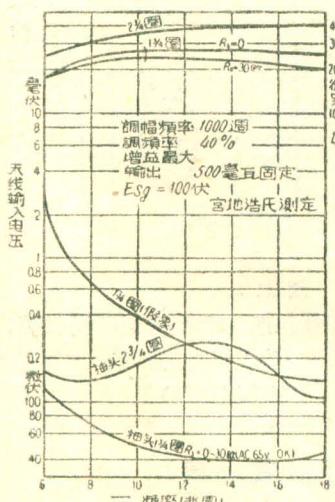


圖 3

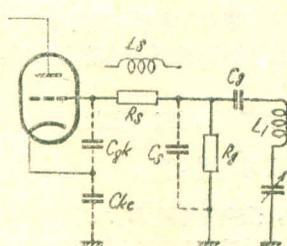


圖 4

很多人都認為超外差式五燈機線路很簡單易懂，事實上困難問題是很多的，愈深入研究就會發現不了解的問題愈多。其中本地振盪級就是一例。當收音機突然不能收音，為了找尋故障，我們常會感到很苦悶，這種現象經多次試驗，它的原因及解決方法，似已得到結論，現介紹如下，同時何種線路該用怎樣的零件也可迎刃而解了。

首先得談一談本地振盪級有了故障時有些什麼象徵。一只工作得很正常的收音機突然不响了，將度盤向高頻方面轉一下，再轉回到原來的度數，又繼續响了；或者新裝收音機隨便怎樣調節，度盤一部分總收不到音，當轉開收音機時開始振盪困難等情況，都是本地振盪級有故障或停止振盪的原故。可是本地振盪完全停止的情況是很少的，一般是所需的振盪頻率停止了，却代之以超高頻(VHF)振盪，這可從柵流值來證明。當用 20,000 欧柵漏電阻發生超高頻振盪時，約有 100—200 微安的柵流，但在完全停止振盪時，柵流將降至 10 微安左右。

數年前電力事業情況較差，電源電壓很不穩定，要使振盪良好是很困難的。當變頻管 6WC5 或 6BE6 等不良，亦會停止振盪，這時柵流將在 10 微安左右，表示完全停止振盪。

本地振盪的頻率，決定於振盪線圈及可變電容器的數值。當振盪級的基本頻率振盪減弱時，超高頻振盪就開始了。也就是說像 6BE6 管採用陰極抽頭的振盪回路時，有超高頻（由接綫長度等決定）和基本頻率（由線圈和電容器決定）兩種振盪的可能。在基本頻率受到抽頭的影響，或電能被其他零件所吸收，因而振盪減弱時，超高頻振盪即代之而起，結果基本頻率振盪被迫完全停止。

陰極抽頭式振盪回路為什麼會發生超高頻振盪呢？參看第 1 圖，這是一般常用的變頻回路，電子管為 6WC5 或 6BE6（這兩種電子管相當於我國的產品 6A2II——編者），陰極接於振盪線圈  $L_0$  的抽頭上，粗線部分形成了超高頻振盪回路。在普通情況下，線圈  $L_0$ ，可變電容器  $VC$  及墊整電容器  $PC$  所組成的回路產生所要求的振盪頻率，可是將粗線部分考慮一下，可得到第 2 圖的等效電路，實際在第 1 圖中如僅考慮超高頻，可說與第 2 圖是完全一樣的。自第一柵  $G_1$  起通過  $C_g$ 、 $PC$ 、 $VC$  至地為止的接綫的自感量，約在 0.2 微亨左右，相當於第 2 圖中的  $L_1$ ， $L_0$  對超高頻來說感抗可視為無限大，故不畫在第 2 圖中。陰極  $K$  接於  $L_0$  的抽頭上，對超高頻也有 1 微亨以上的自感量，第 2 圖中用  $L_2$  表示。 $G_1$  及  $C_g$  部分的線路，即使與底盤遠離，仍有 1—2 微微法的滲透電容量。電子管內  $G_1$  與陰極的電容量  $C_{gk}$  約為 8 微微法，陰極與地的電容量  $C_{ke}$  在燈絲加熱狀態下約有 10 微微法。 $C_{gk}$  與  $C_{ke}$  所構成的串联回路，在第 2 圖中以虛線表示。這部分如加以電壓，則  $G$  點及  $E$  點的相位恰相反，中點的陰極在兩者之間，與  $G$  點、 $E$  點各相差 90°。這種情形與陰極接在  $L_1$  的中間抽頭上一樣，成為哈脫萊式振盪回路，振盪頻率由  $C_{gk}$ 、 $C_{ke}$  及  $L_1$  決定。 $PC$  及  $VC$  的串联回路，在第 2 圖中僅以  $VC$  表示，對超高頻來說，因  $L_1$  與它串聯，等於一端接地，所以即使  $VC$  容量從最大變至最小，對振盪頻率的影響仍然很小約在 100—120 兆週之間變化，正好落入電視波道中，故常使電視接收機遭受差頻干擾。

在實際情況下，超高頻振盪常由下列原因引起：

(1)  $G_1$  與  $K$  至振盪線圈接綫長度超過 15—20 公分。

(2)  $R_g$  采用了高频用电阻。

(3) 由于  $L_0$  的阴极抽头向接地端降低时，易于停止振盪；向上移时，又使灵敏度降低，所以在不引起超高频振盪的原则下，抽头愈低愈好，以便得到良好的灵敏度。

第3圖為短波段振盪線圈在  $2\frac{3}{4}$  圈及  $1\frac{3}{4}$  圈處抽頭時，在額定輸出功率下所需天線輸入电压的關係曲線。由圖可知降低抽頭一圈平均約可增加灵敏度 10 分貝。可是在普通狀態下(圖1的回路)，在  $1\frac{3}{4}$  圈處抽頭時，不易振盪或振盪很不穩定，但加接下面將談到的  $R_s$  后，常可使振盪良好，灵敏度优越。

以往为了要避免本地振盪停止，當將抽頭過份提高，因而只能眼看着灵敏度減低。在明了停止振盪的原因及其对策后，那末就可降低抽頭以提高灵敏度了。

在广播及短波段線圈繞在同一線圈管上的所謂單線圈線路里，广播段的線圈常吸收短波振盪電能。当吸收較強時。就發生停止振盪現象。

在有超高頻振盪時，柵流約為 100—200 微安；在正常狀態下，柵流則為 200—400 微安左右。故当本地振盪停止，同时柵流突变为 100 微安左右，就知道已有超高頻振盪發生了。

由于超高頻振盪是在第2圖中的  $C_{gk}$ 、 $C_{ke}$  及  $L_1$  的串联回路內發生，所以在这部分回路內串联一小阻值的电阻即可制止超高頻發生。插入电阻的地方，以  $C_{gk}$  與  $C_g$  之間較为适宜，亦可接于  $C_g$  與  $L_0$ 、 $PC$  的連接點之間。第4圖中的  $R_s$  即為這加入的电阻。在  $R_s$  之外也可以再串接一个 2—3 微亨的扼流圈，使超高頻振盪停止，但串聯扼流圈易于引起其他頻率的振盪，所以還是串聯電阻較好。另一个办法是在电子管 V 的柵極與地之間，加接一小电容器  $C_s$  (圖4)。当  $C_s$  的容量大于  $C_{gk}$  與  $C_{ke}$  的串联回路容量時，陰極上的电压低落，超高頻振盪因而停止。 $C_s$  的容量約在 5 微微法左右。應該注意， $C_s$  的容量过大，將使高頻端的振盪频率不能产生。

在采用  $R_s$ 、 $L_s$  和  $C_s$  之后，对于  $L_0$  的振盪和频率又有些什么影响呢？因为  $R_s$  串联在超高頻振盪回路內，而本地振盪的频率却决定于  $L_0$ 、 $PC$  和  $VC$  之值，柵極 G 上只有柵压而無显著的柵流通过，而  $R_s$  的阻值又只有 100 欧左右，故对振盪及频率，可以說几乎沒有影响。虽然用  $L_s$  的情况与  $R_s$  相同，但在短波段因频率較高，受  $L_s$  的影响常致“追踪”(在同軸調諧中，要求信号調諧回路与振盪回路，經常保持一定頻差)困难。当加接  $C_s$  时，相当于 G 和 E 之間的潛佈电容量增加，对振盪频率沒有很大影响，只要注意把  $C_s$  接在靠近 G 的一端。

其次再考慮一下，如以电容較大的  $R_g$  代替  $C_s$  又怎样呢？在一般情况下， $R_g$  是用普通  $\frac{1}{4}$  瓦的电阻，約有

1—2 微微法的电容量，已能防止超高頻的發生，在用了高頻型的电阻时，大多將發生超高頻振盪，这时只要將此电阻換以普通型即能免除。但当普通  $\frac{1}{4}$  瓦的电阻仍不能完全解决問題时，換用 1 瓦的电阻后常能达到防止超高頻振盪的目的。采用 1 瓦电阻的原因并非在于它的載流量較大，而主要是利用它的并联电容量。在加接 30—100 欧的  $R_s$  后， $R_g$  即使用高頻型或普通  $\frac{1}{4}$  瓦的电阻，也不致發生故障。在用普通型电阻作  $R_g$  时，如將接地端接于陰極，因它与  $C_{kg}$  并联，不但不能制止超高頻振盪，反而有增强的趋势。以前常有人將  $R_g$  的接地端隨便接于陰極或地，在接于陰極时就易因發生高頻振盪而使本地振盪停止，所以  $R_g$  必須注意接在 G 及 E 之間，有时接線的潛佈电容量很小，电子管的跨导相當大， $L_0$  的抽头又低……，在这些情况下，超高頻振盪(寄生振盪)發生的机会是太多了，要防止它發生，那就非加接  $R_s$  不可。也許有人会想到在振盪回路里加接一电阻，会不会增大線路的損失呢？我們試將前文再研究一下，就会認識到  $R_s$  与振盪回路是完全沒有影响的。

再談一下关于  $C_g$  的問題。 $C_g$  是將振盪电压導向柵極的交連电容器，由于在柵極及地間接有  $R_g$ ，故柵流通过  $R_g$  时就产生了负电压， $C_g$  一方面接受这电压充电，另方面防止这电压通过  $L_0$  而短路。 $C_g$  的数值不能很隨便，太小了那末加到柵極的电压就降低了，因为輸送到柵極的电压是按  $C_g$  与  $C_{gk}$  的比例而定，当  $C_g = C_{gk}$  时，柵極电压將为振盪电压的  $\frac{1}{2}$ 。究竟多少电压才能維持振盪，完全由振盪回路的各项条件决定。根据作者实验， $C_g = 25$  微微法时振盪已很良好，在 10 微微法以下时，振盪停止。因而  $C_g$  太小，会造成停止振盪的結果。其次，当  $C_g$  过大，超过 250 微微法时，亦不能得到良好的結果，因为由  $R_g$  所生负压使  $C_g$  充电，当  $C_g$  增大时，负压也就增高，当负压过高时振盪就停止了。振盪停止后  $C_g$  經  $R_g$  而放电，电压逐漸低落，于是振盪又重行开始，就这样週而复始，形成了間歇振盪。在可变电容器轉出的位子，频率較高的部分，振盪回路的 Q 值較大，因而振盪电压亦較高，間歇振盪更易發生。在短波段  $R_g$  用 20,000 欧时， $C_g$  不能超过 100 微微法。当發生間歇振盪时，有很强的“軋軋”声可听到。如果  $R_g = 20,000$  欧， $C_g = 100$  微微法而仍發生間歇振盪，那是因为本地振盪太强，須將陰極抽头降低，并減低振盪管电压来解决。如圖1的線路，帘柵电压不能超过 100 伏。本地振盪的好坏并不仅限于振盪强弱一項來决定的。

(李秉衡，金庚年譯自日文“無線電及音響”雜誌  
1957年6月份)

## 音質優美的6管收音机

### 音响的一般概念


人耳能听闻的频率范围在20到20000週以内，而日常收听的无线电广播节目，它的音频范围如能从60到5000週内变化时，正负相差三分贝则已可视为上品。其中，低音频部分给人的强而有力的感觉，富于感情，而高频部分则给人以清晰感。

一般超外差式广播收音机全机的音频响应在100週和4000週左右即开始下跌，如图1所示。图1的曲线称为频率响应特性曲线，它的不均匀性称为频率失真。由经验得知，这不均匀性在所需音频范围内有正负1至2分贝的变化可认为是容许的，因为这些变化人耳还感

觉不出。频率失真由整个传送系统所形成，包括：传音器、拾音器、放大器、发射机和传输线，在收音机内主要是调谐回路、音频放大部分以及扬声器等。可以想像，这个综合的响应特性是不能满足听众的要求的，例如喜好音乐的听众大都希望有丰富的低音（常称倍司）以求浑厚轻快；喜好戏剧等节目的听众又要求有足够的高音以求真实清晰。但一般收音机中的音调控制是用衰减高音的办法来相对地显示出

低音的提高，这样乐器的不少高音部分被抑制了，失去了乐曲原有的优美，听起来沉闷黯哑。笔者要介绍的是一架高低音可随意调节的6管收音机。

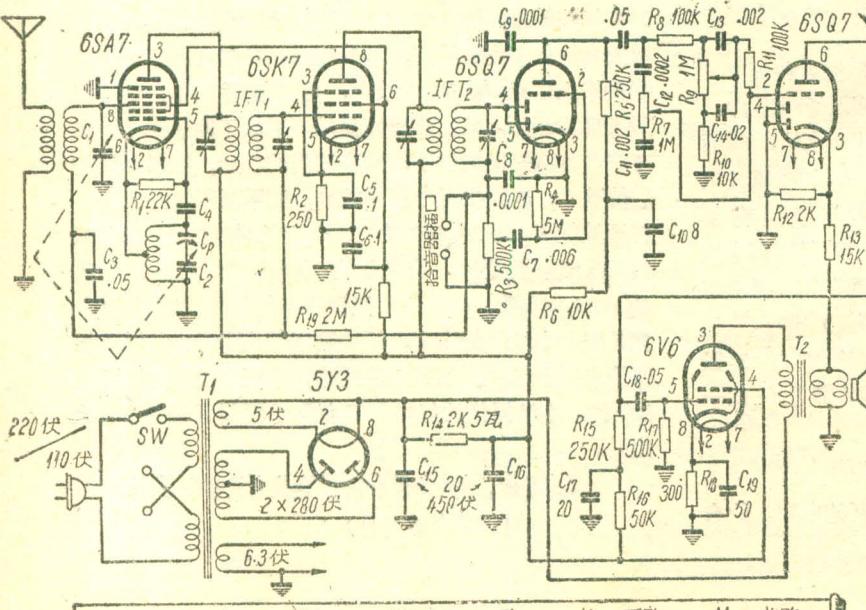超外差式收音机，如利用已有5灯收音机加以改装也并不困难，根据试验得到的结果极为满意。



註：电容器单位 = 微法 电阻单位 = 欧 K = 千欧 M = 兆欧

圖 2

### 线路介绍

图2为一架有高低音调节的6管收音机，所用电子管见图注，只比一般5灯超外差式收音机多用了一只6SQ7。就线路而言却多了音调补偿，去耦回路，负回授等，现就这几方面来加以说明。

#### 音调补偿回路

音调补偿回路采用了高音及低音分别补偿的电阻电容衰减器，该类型式的衰减器因没有电感故最为经济实用。图2中电位器 $R_7$ 及 $R_9$ 分别为高音及低音控制器，当 $R_7$ 旋到最上端时，高音最大，旋到最下端时高音最小；而 $R_9$ 旋到最上端时低音最大，旋到最下端时低音最小。这个音调补偿回路总的频率特性见图3，衰减约-20分贝，故再增一级音频放大加以弥补。如图2所选择的阻容数值经6SQ7三极部分放大后，增益约提升20余分贝，这样输出音量就不会减低，而高低音调则可随意调节。

#### 负回授

本机由输出变压器 $T_2$ 次级一端到第二级6SQ7的阴极端接有一-15千欧电阻 $R_{13}$ 来取得负回授效应，以进一步改善音调并减小放大器的内部杂音。 $R_{13}$ 可以在15千欧到20千欧间任意选用，以不致因负回授过强而减低音量为度。

#### 去耦回路

收音机里的各级电子管的乙电，一般都由公用的整流电源供给，但整流器的内阻不等于零，而为各放大级的


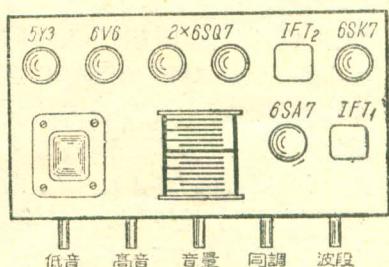


圖 4

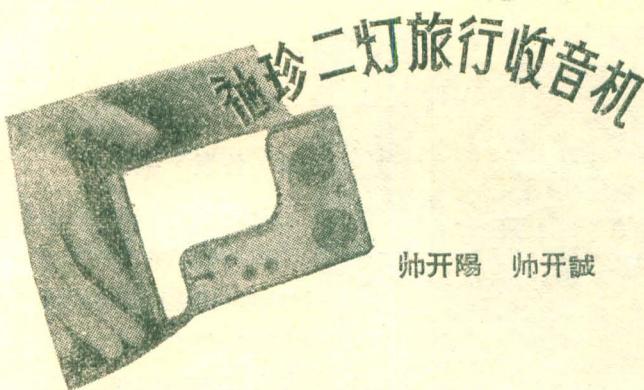公共回路，故有可能成为回授元件，产生自激振荡。常见的5管收音机里低频放大不过两级，它们的相位关系是反相的，不致因回授而引起振荡，而变频和中频各级间，又因各自放大的频率不同，故引起振荡的可能性更小。现在多加了一级音频放大，三级低频放大间的相位关系就有正有负，不加去耦回路必然会引起低频振荡，发出“扑扑”的汽船声。因此，两级6SQ7屏极回路中均装有由 $R_6$ 、 $C_{10}$ 和 $R_{16}$ 、 $C_1$ 组成的去耦回路，以保证工作的稳定性。同时6V6的屏极电源直接由整流管灯丝引出而不经滤波电阻 $R_{14}$ ，这样可增强去耦效应并可减少




帅开阳 帅开诚

我們用国产小型管 1A2Π、2Π2Π 制成了一架旅行机，只有玻璃茶杯那么大，总共花不到 20 元，收音效率相当好，在貴陽市內，把收音机放到口袋里，加一根 0.5 公尺長的天綫可以收听本地电台，声音宏亮稳定。夜間接好天地綫，就可收到中央台及云南、四川、陝西、广东各台。

圖 1 是本机綫路。C<sub>2</sub> 是固質絕緣可变电容器，R<sub>2</sub> 是电位器連开关，其他电阻都是  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  瓦的炭質电阻，电容器都是紙質的。綫圈的制法是用直徑为 15 公厘的硬紙管上，套上两个直徑为 21 公厘的厚圓紙片，片距 4 公厘。然后用 38 号（直徑 0.15 公厘）上下的漆包綫在兩圓片間繞 70—80 圈为 L<sub>1</sub>，再在 L<sub>1</sub> 上边繞 50 圈为 L<sub>2</sub>，L<sub>1</sub>L<sub>2</sub> 繞綫方向一致（圖 2）。

为了縮小体积，本机机壳是用兩塊木板，中間用Π

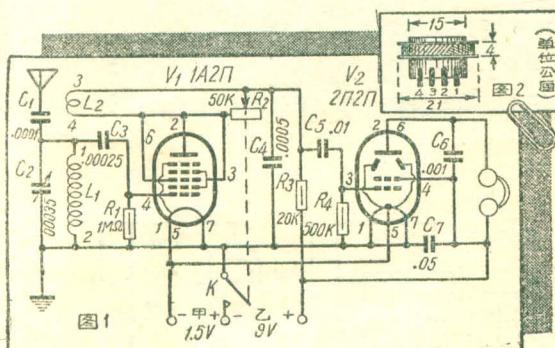


濾波电阻的瓦数。濾波电容器 C<sub>15</sub>、C<sub>16</sub> 可用 16—32 微法的，以減少交流音。

#### 注意事項

1. 底板零件排列請參看圖 4，高音和低音补偿用的电位器 R<sub>7</sub>、R<sub>9</sub> 如受收音机木箱及底板的限制，也可裝在底板后面，不过調节起来不大方便。电位器的連接綫不宜过長，并应用金属隔离綫。所有补偿回路的电阻电容尽可能选用体积小的并排列整齐，切忌东一个西一个，接綫交叉杂乱，以免引起不必要的感应和振盪。

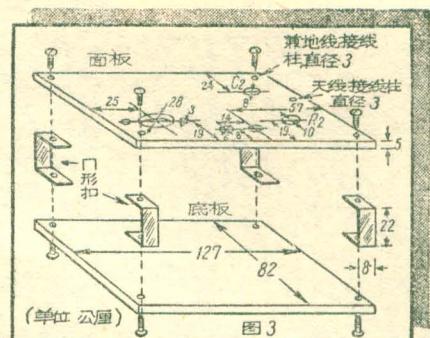
2. 第二级 6SQ7 的两个小屏这里沒有作用，故把它接地。如有高放大系数三極管如 6SL7 等亦可代替 6SQ7。



形扣扣住。开孔尺寸見圖 3。另件排列見圖 4，V<sub>1</sub>V<sub>2</sub> 都不用灯座，都用多股細軟塑膠接綫直接由接脚上接出，当然在銲接时要小心，不能用太大的烙鉄，烙鉄在灯脚上停留的时间不能太久，接綫完畢后，可用潔白干燥的棉花塞入 V<sub>1</sub>V<sub>2</sub> 下边，以使其位置稳定。电位器上附帶开关的鋸片要压平，全机接綫完畢后，要仔細檢查有無碰綫及接触不良的地方。最后用螺釘及Π 形扣將底板与面板連在一起。

全机裝妥后，再依圖 5 尺寸做一個皮机壳，把面板及底板套好。套好后外形如圖 6（報头）。

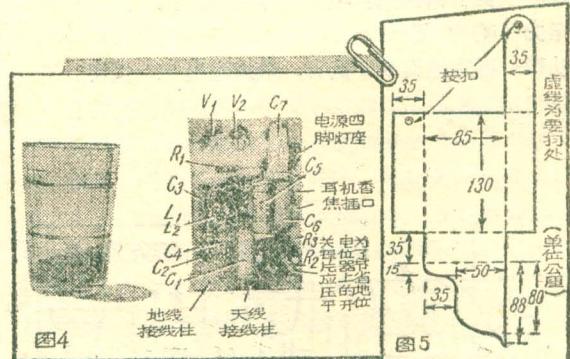用 20 公厘 × 70 公厘的小型电池三支（每支兩節）串連起來做乙电（9 伏），用一支小型电池拆开并联后做甲电（1.5 伏）。甲电可用 10 小时以上，乙电可用 150 小时以上。




3. 变頻和中頻等部分与一般綫路相同，圖 2 中只繪出广播波段，也可根据需要裝成兩波段或三波段的。

4. 这架收音机最好能配一直徑 16 公分以上的揚聲器，这样效果才更显著，如能配接直徑 20 公分或 25 公分的揚聲器，并單独裝入寬敞的喇叭箱，则声音更为柔和动听。

5. 一般 5 灯变压器用在本机内稍嫌負荷重些，但尚無大碍，最好把度盤指示灯減少一只，以減輕灯絲电源負荷。

（小英根据日本“無線与实验”1957年第2号编写）

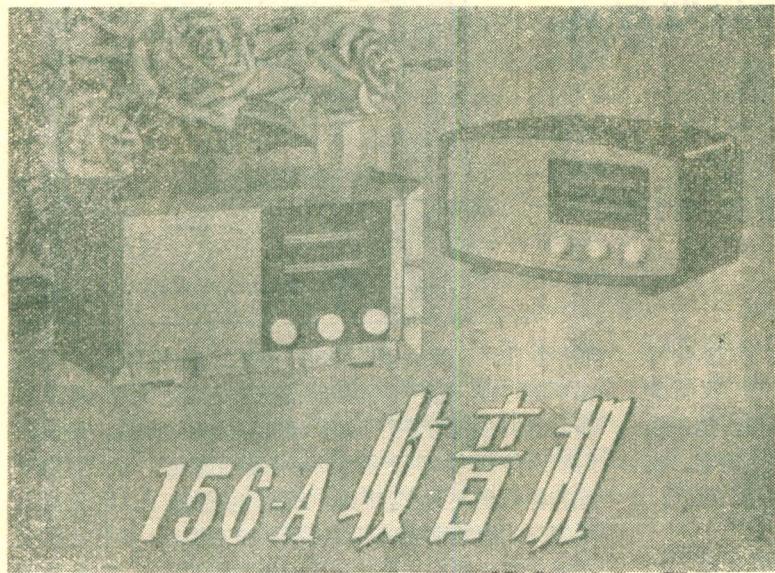

上海广播器材厂出品

頻率範圍 中波段 550—1600千週 (190—550公尺)

短波段 5.5—18.2兆週 (17—55公尺)

灵敏度 中波段 不低于 200 微伏

短波段 不低于 300 微伏



拾音器插孔灵敏度不低于 0.2 伏

消耗电力 約 40 瓦

輸出功率 額定輸出 0.5 伏安，最大輸出 1.5 伏安
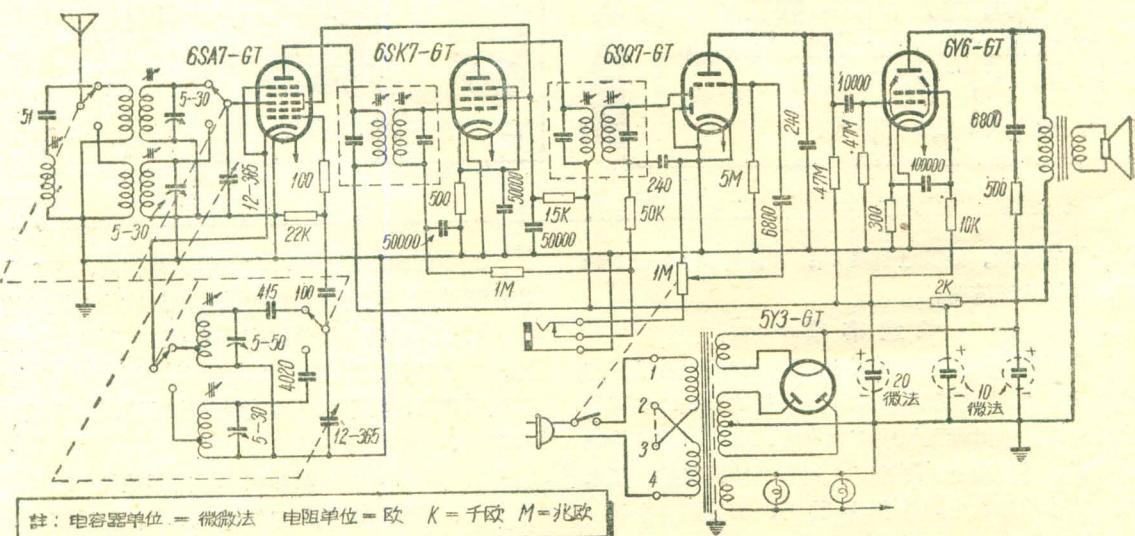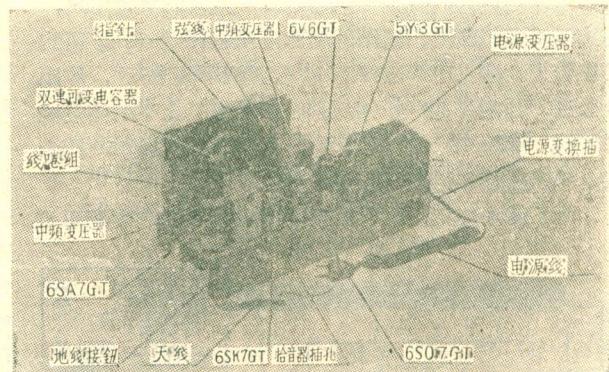
### 讀者·作者·編者

自人民日报于 1 月 24 日报导了“陈宪文試制成一种新式收音机”后，本刊即接到大量電話及来信，詢問該机具体制作方法。經征得陈宪文同志同意，允予三月中旬將稿件撰就后交本刊發表，估計五月份可以刊出。在稿件發表前，有关該机的一切詢問，请直接与陈同志联系。



在本刊 1957 年 12 期中，我們談過礦石機的調諧回路。在調諧回路中，可變電容器因為機械結構比較複雜，不易做制，一般都採用廠制品。而對於線圈，則常常自己繞制，下面就來談談礦石機的線圈。

### 線圈的質量因數——Q 值

除了線圈的電感量對諧振回路有著重要的影響外，線圈本身的電阻成分也有關係，電阻成分愈大，諧振就不夠尖銳，便會影響調諧回路選擇電波的能力，回路里的增益也要減低，於是收音機的選擇性和靈敏度就會大減。無線電工學里用 Q 值（即質量因數）來表示線圈的效率。Q 值就是線圈的感抗和電阻成分的比值。Q 值愈大，表示增益愈高，選擇性也愈好。這個電阻不僅隨著導線的粗細而變動，並且還隨著電波的頻率而變動，頻率愈高，由於電流愈趨向導線表皮流動的集膚效應愈利害，導線的電阻便會增加。此外相鄰導線的磁場影響到導線中電流分佈情況的鄰近效應、電介質在交變電場中所引起的介質損耗、導線本身的渦流損耗、每圈線之間（以及繞組之間）所構成的潛佈電容量，線圈的形狀和尺寸、繞制方法，線圈筒以及浸塗線圈的材料，甚至因另件排列而對線圈的影響等等，所有這些原因，都和 Q 值有關係。


要提高線圈的 Q 值，首先就要設法避開上述的種種損耗，採用合適的尺寸，良好的材料和繞制方法。例如增大導線的直徑可以減少電阻和集膚效應的損耗，但是却會使渦流增加，如果改用多股細線絞合的編織線，既可保持一定的導線截面總周長，又可限制渦流匯集；線圈的直徑愈大，渦流損耗也愈小。採用蜂房式繞法，能減少潛佈電容量和縮小線圈的體積。選用優良的線圈管和浸塗材料，可以減少介質損耗，為了這一目的，有時還採用特殊形狀的線圈架子。此外還要選擇最好的線圈形狀、尺寸和繞法。

不過完全符合這樣條件的線圈是極難得到的，由於很多損耗是隨著頻率而異的，礦石機的工作頻率不高，只限於中波廣播段，所以實際制作時，有一些損耗是可以忽略不計的。
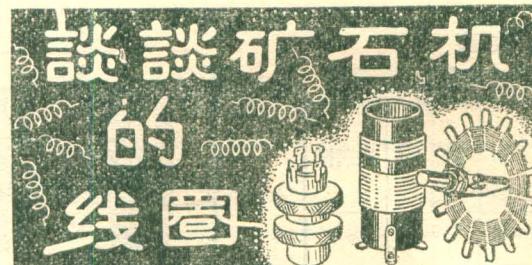
### 線圈的種類及制法

線圈的種類很多，從形狀來說，有圓筒式、蜘蛛網式、花籃式、蜂房式……等等。從繞制的方法來說，有密繞、間繞、疊繞……等等。

製作礦石機時，一般都是要求音量尽可能大，有時要有較好的選擇性，對音質的要求不高。業余制作者設



馮報本 馬煥然

#### (1) 圓筒式線圈的繞制

此式線圈的制法，是在一個圓筒形的線圈筒外面用絕緣導線並排密繞到一定的圈數。線圈筒最簡便的是用硬紙板卷成，可以先找一段圓木棍，直徑比規定的線圈筒直徑略小（約一層紙板的厚度），將紙板在外面卷上，要注意閉合處不要疊上，以免影響美觀，然後在外面用一張牛皮紙等物寬度相同，長度能卷上兩三層為度，塗上防潮的黏料（如凡立水等）將厚紙板重重卷住，外用小繩疎落地綑紮一下，一、二日後干透便可解開，脫出木棍待用。線圈筒也可用直徑相同的現成材料如竹管、塑膠管……等制成。

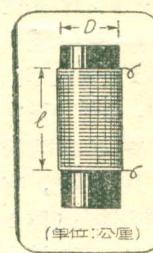


圖 1

繞線時要將線端固定起來，只要在線圈筒上穿兩個小洞，（相距約 5 公厘），將線端在這兩小洞內打一圓就行。繞好後的繞組，最好是用上述的塗料或蜜臘塗浸一下，不但可以防潮，還能避免冬季線圈筒收縮時使繞線崩亂。

圓筒式線圈繞好後的外形見圖 1，線圈的電氣性能絕大部分決定於線圈直徑 D 和繞組長度 l 的比例以及導線的圈數。當線圈的直徑變化時，電感量隨着變化到它的平方倍，繞組的長度伸長或縮短時，電感量也隨之相應減少或增加；在圈數相同時，l 長的電感量小，D 大的電感量大；使用粗導線時，Q 值也可增加。在中波段所用的此式線圈的直徑為其繞組長度的 2.46 倍時的電感量最大（例如 l 為 10 公厘，則 D 為 24.6 公厘），也就是線圈的效率最佳。如果繞制這個線圈的這根導線的長度不予變更，而將 l 和 D 的比例上下變動，電感量的降低將不會低於 3% 以下。事實上依據上述比例制作的線圈是十分粗笨的，而根據後一事實，可以將比例縮小到

適合適用：當  $\frac{D}{l}$  接近於 1 時（即  $l \approx 0.7 - 1.2 D$ ），

仍能保證線圈有足够的 Q 值。

我們在下面列出一些礦石機調諧線圈用各種直徑的漆包線在不同直徑的線圈筒時繞制的数据，配合售品 0.00036 微法的可變電容器時可以接收整個中波廣播段的播音台。

從表中繞出來的線圈不一定是  $lD$  比例的最佳值，為了將就現成的材料和限於裝置的體積，有時不得不

中波段线圈圈数表  
(配用 0.00036 微法可变电容器)

圈数 导线	线圈筒直徑 (公厘)	20	30	40	50	60	70	蝶網板
		20	30	40	50	60	70	
直徑(公厘)	近似英規							
0.250	33	210	100	80	60	53	44	72
0.315	30	250	108	88	64	57	48	68
0.500	25	—	150	110	76	66	54	63
0.630	23	—	175	130	86	75	58	—
0.800	21	—	—	165	102	88	65	—

牲一点。繞制时如果沒有相同的綫號，可以用近似直徑的導線，影響不大。

(2) 蛛網式線圈的繞制 現在还有一些矿石机是使用蛛網式線圈的，它是在一塊如圖2的蛛網板上繞成的。自制时可以摹仿圖上的形狀，用厚約2公厘的厚紙板剪成，內徑常是32公厘，如內徑變更，Q值也隨之改變。外徑要看導線的多少而定，繞制广播段的調諧線圈，約在65—85公厘就够了。甲圖是售品的形狀，有15齒；繞綫時將綫每隔兩齒一上一下的繞過去（圖2乙），所以導線的平行部分很小，距離也大，可以減少潛佈電容量，如用較粗的導線繞制，Q值也不錯。圖2丙是为了製造簡易而簡化了的蛛網式線圈，內外徑和甲圖一樣，只是開五道小縫，導線從裂縫穿過，每隔一道縫繞一次。

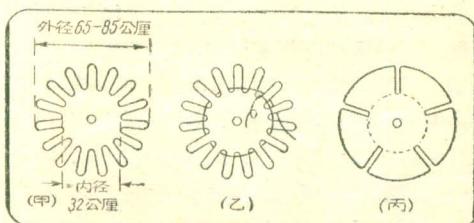


圖 2

(3) 線圈的抽头 有抽頭的線圈，通常總是在總圈數的 $\frac{1}{4}$ 處開始，每隔5—8圈抽一個頭，直至尾端為止。相隔的圈數愈少，調諧愈可細致。抽頭線端最好有30公厘的長度，然後輕輕摺合，不要弄斷。

(4) 初級線圈 电路如是有初級線圈（天綫線圈）的，最好是繞在調諧線圈的下部，相距約5公厘，如圖3甲。要得到更緊的交連，可在調諧線圈上面包兩三層絕緣紙（如腊紙等），直接將初級線圈繞上去如圖3乙。蛛網式線圈是將兩個線圈分別用兩塊蛛網板繞制，用長螺絲穿過它們利用螺絲帽夾緊，可以隨時調整距離來增減交連的程度（圖3丙）。雖然也可以在同一塊蛛網板上將初級線圈繞于調諧線圈之外，但佔用面積过大，且

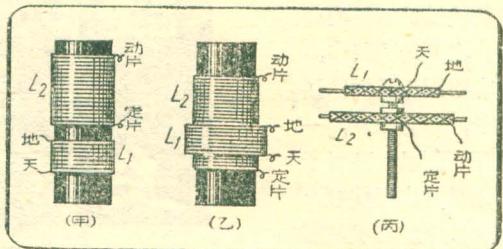


圖 3

久還會使紙板變形。

這些初級線圈的繞綫方向，必需和調諧線圈的相同。

初級線圈對於調諧頻率的影響，遠不如調諧線圈來得密切；初級線圈的電感量是這樣選擇的：如果它本身的自然頻率比調諧範圍的最高頻率還要高，收音機接收這一端的電台靈敏度將會增加。相反的如比調諧範圍的最低頻率還要低，則收音機接收這一端的電台也特別靈敏。實際的意義就是：如果所接收的電台頻率是接近1500千週的，初級線圈的圈數可以不多，只有20—35圈就够了，這就是業余無線電制作者常用的所謂低阻抗線圈（蛛網板線圈也屬於這一種，圈數亦同）。但是電台的頻率是接近550千週的，初級線圈的圈數應多繞，售品的高阻抗線圈常是這種。除了前一種情況的使用外，一般選擇初級線圈的自然頻率比調諧範圍的最低頻率低25—30%是比較有利的。

(5) 兩種較特殊的線圈 上面所說初級線圈採用繞綫很多的高阻抗線圈收聽近550千週的電台是比較靈敏的，這個線圈如果也用單層密繞，就會使線圈筒過長，售品線圈是採用蜂房式繞制的，業余者仿制不易，但是改用“亂迭繞”式也可得到相同效果，如圖4，剪兩塊圓形厚紙板，內徑應僅能套入線圈筒為度（線圈筒最好選擇20—30公厘的直徑），圓周邊寬約5公厘，兩板相距約3公厘，用38號（直徑0.15公厘）左右的漆包綫在夾層內不依排綫次序，亂迭繞200—230圈，綫頭接綫見圖4所註。

上面介紹過的線圈體積都較大，不宜作小型矿石机用，假如調諧線圈也採用蜂房式繞法，體積就可以縮小了。自制時，業余者可用亂迭繞的方法。（下接25頁）

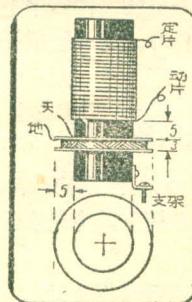


圖 4

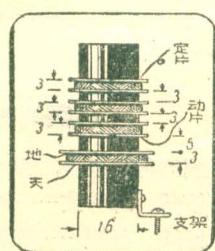


圖 5

# 電表

業余無線電爱好者在裝置檢修無線電機，判斷零件好壞時，有只電表是很方便的。

下面介紹一只自制通表的做法，所用的零件全部可以自制。

## 原理

當線圈內有電流通過時即產生一磁場，在這個磁場內，磁針由於磁力的相斥作用而發生偏轉，偏轉的角度和電流的強度成正比。

## 實際制作

### 材料

表壳  $120 \times 400$  公厘，厚 5 公厘的三合板一塊。

線圈架 1 公厘厚的硬紙一張，約  $50 \times 60$  公厘。

磁針 26 公厘長的舊指南針一個，或是破懷表的發條，或準備 4 枚長 26 公厘的縫衣針。

磁針支架 厚 0.5 公厘， $80 \times 8$  公厘的鋁片。

磁針軸 長 7.5 公厘的細鋼絲（直徑約 0.5 公厘）一段，或用同長度的破懷表齒輪軸。

磁針及軸用的鋁片一塊，厚 0.3 公厘， $16 \times 8$  公厘。

表針 細鋁絲，長約 50 公厘。

表面 厚 1 公厘， $45 \times 100$  公厘的厚紙一塊，同大的白道林紙一張。

表面玻璃 厚 2 公厘（愈薄愈好） $85 \times 35$  公厘。

40 号（直徑 0.12 公厘）漆包線若干。

銅螺絲釘直徑 2.4 公厘，長 30 公厘的 2 只，長 10 公厘的 2 只。螺帽 8 只。插口二個。接線一段。1.5 伏干電池一個。膠水。膠布。

### 製作

線圈 先將厚紙裁成  $68 \times 10$  公厘的

一條，照尺寸折成長方形，接口用膠水粘住，如圖 1。再按照圖 2 裁兩片。用膠水粘合成一只線圈架，如圖 3。在線圈架上打兩個引線用的小孔。後用 40 号漆包線繞滿（約 3000—4000 圈），兩端各用較粗的引線引出。把線圈放在蜡中煮一下，涼干後繞几層膠布即成，如圖 4。

磁針 如用舊指南針圖 5 乙則不必加工。如用發條做磁針時，照圖 5 甲的尺寸截一段，砸平不使有曲度，在永久磁鐵上順序磨幾次，使其感磁。如用縫衣針，需先用膠水粘在薄紙上，膠水干後裁下來，亦需在磁鐵上磨幾次。圖 6。











磁針支架 把寬 8 公厘的鋁片裁成長 52 公厘及長 32 公厘的各一段，彎成圖 7 的樣子。每片的一端各穿一小孔。如用鋼絲做軸，則小孔的直徑比軸的略小些；如用舊齒輪的軸，小孔直徑和軸的相同。再用長 10 公厘的銅螺絲把支架的兩片聯在一起。圖 8。


軸 截取長 7.5 公厘的細鋼絲一段，兩端用細磨石磨尖。圖 9。如用 7.5 公厘長的齒輪軸亦可。

把支架、磁針和軸裝在一起。如用指南針只需在中央磨穿一孔，插入軸後裝在支架上。如用發條或縫衣針時，需先將  $16 \times 8$  公厘的鋁片一端折過來，約 5 公厘，再把已感磁的發條式縫衣針嵌入，在鋁片上打一孔，穿入軸後裝在支架上。精細地調整支架俾使磁針轉動極為靈活。圖 10。

表面 在貼有道林紙的硬紙上，用圓規劃一  $60^\circ$  的弧線，弧的半徑約為 50 公厘。在弧線上分成小的等分，註以數字，如 0—100。在弧線起止端和弧圓心連線上的適當地方，各粘上一個長約 5 公厘的小竹竿。為使指針在靜止時保持零位，並限制指針的擺動範圍。圖 11。

表壳 將三合板照圖 12 所示的尺寸裁

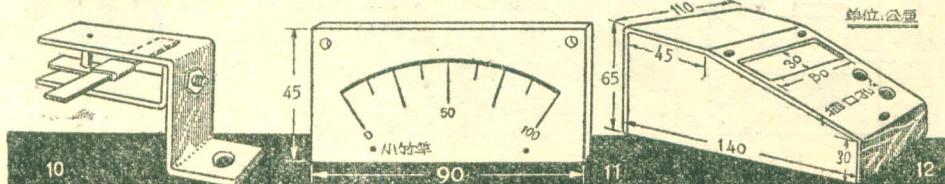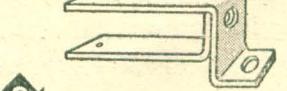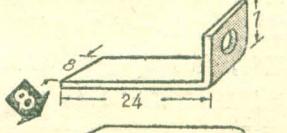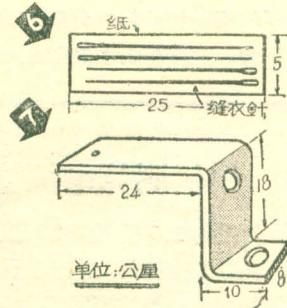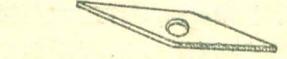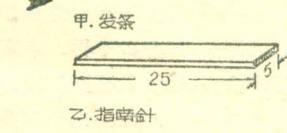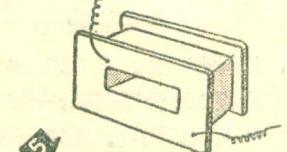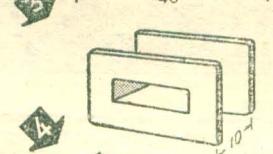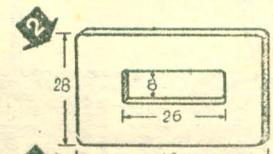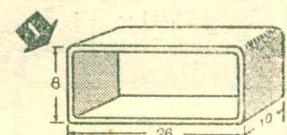

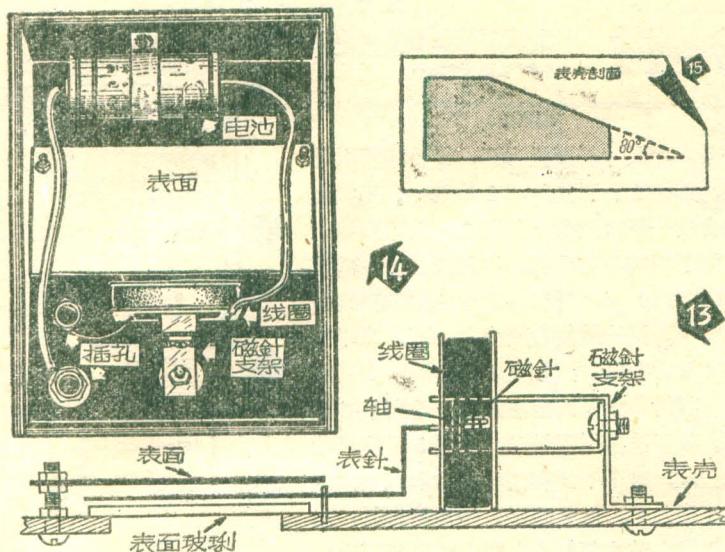


好，用膠水粘合。在表壳上面开一 $80 \times 30$ 公厘的窗，鑽3个直徑2.4公厘的孔。在表壳內面开窗处粘一片玻璃。最后裝上兩只插口。圖12。

將各零件裝配在表壳上。先用膠水把線圈粘在表壳內板面上，和窗口平行，距窗口上緣50公厘，把支架裝有磁針的一端放入線圈架內，磁針和線圈架平行，支架和線圈架垂直，再用10公厘長的螺絲將支架固定在板面上。把鋁質的表針彎成曲柄軸形，粘在磁針上，或粘在裝磁針的鋁片上，表針和磁針約呈 $45^\circ$ 角。再用長30公厘的螺絲把已做好分度的表面固定在表面玻璃和表針的下面。調整指針使其靜止時在零位。線圈的引線和一

## 如何測算电源变压器的圈数

用長約2.5公尺的25号(直徑0.5公厘)上下的漆包線，在电源变压器的鐵心空隙里繞21圈為 $L_2$ (圖1)。在待測的变压器的線圈 $L_1$ 兩端接110伏交流電，在加繞線圈 $L_2$ 上接一只3—5伏的电压表(圖2)。当开关K接通时，如电压表指示为1.4伏，这就是說，为得到1伏电压必須繞 $21 \div 1.4 = 15$ 圈。那么就可以算出变压器線圈 $L_1$ 的圈数是 $15 \times 110 = 1650$ 圈。这个数字是没有把变压器的損失估計在內的，如果再加上10%的損失，那么求出的 $L_1$ 的圈数大約是 $1650 + 165 = 1815$ 圈。

(周光熙譯)

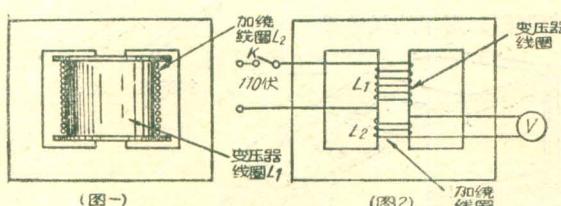

(图1)

(图2)

一个干电池串联后再接到插口上。本表側面見圖13，背面見圖14。

## 使用說明

通表制完成后先接通試試，如果表針倒走乃是电池正負極接反，調換接头即可。本表的構造中沒有游絲，表針摆动后靠重力作用而恢复零位。在設計表壳时要考慮到通表的板面應与地平面呈 $30^\circ$ 左右的角度(圖15)。使用时，通表要放平，表針才能恰好在零位上。并且不要和永磁、舌簧喇叭或正在工作的励磁喇叭靠近，因为喇叭的磁場会使磁針的位置改变，甚至使表針不能轉動或倒走(因和磁針相吸引。時間長久可能使磁針的磁極改变，表針即倒走)。

此表除了能測量線路的通斷外，对3000歐以下的电阻器，2微法以上的电容器也能測知好坏。

使用时不要直接測量帶有高电压的線路，以免燒毀線圈，或使表針撞弯。也可能因線圈磁場過強而將磁針重新磁化，磁極方向和原来相反，使表針倒走。


如果在通表內串連不同阻值的电阻器，用标准复用电表校对后，便可測量不同的直流电压，在表面上做上标记，便成为一只复用电表了，应用范围更大。当然，这只通表如用于测量电阻、电压的数值时，是不够准确的，它主要的用处还是用于电路通断的測量。

(田春融)

如果电位器、可变电容器的旋軸不夠長，就可以用下面的方法來接長。

先用三角鋼鉆或鋼鋸把要接長的軸柄的頂端打光并鋸出兩三條凹槽，然后使它掛錫，掛好錫，拿一張耐熱的紙(如牛皮紙)繞在柄上，形成一個紙管，長度可根據需要決定。將溶化的錫倒入紙管中(見圖)。等到錫冷卻，柄就接長了。应当注意的是：錫水溫度必須够高，以保証錫水接触到銅柄时不致立即凝固，否则接合就不牢固。


(克羣)

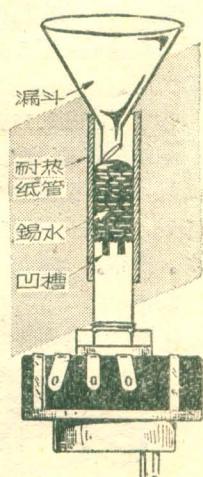

# 对业余无线电爱好者的頌歌

## “四海之内皆兄弟”觀后

·張仁·

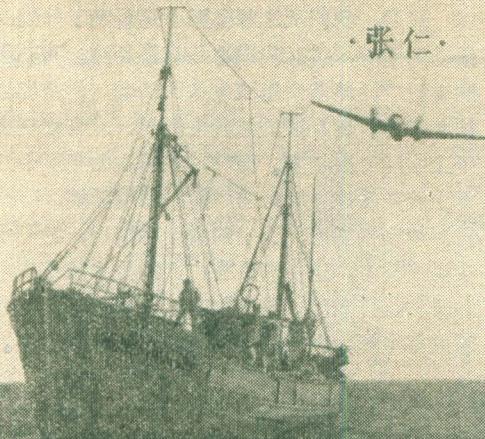

“四海之内皆兄弟”是一部博得国际声誉的法国影片。它曾在第九届卡罗维·发利国际电影节中获得了“电影节大奖”。在这部影片中，电影大师以不多的画笔勾画出一些普通人“济困扶危”的行为，描绘出他们善良与高尚的品格；而影片中以业余无线电活动为脉络所展开的故事情节，使每一个无线电爱好者看来倍觉亲切。这是一首对和平与友谊的颂歌，一首对普通人优秀品质的颂歌，也是一首对业余无线电爱好者的颂歌。

故事这样呈现在观众面前：海……。病魔降临到一艘法国渔船“卢特斯”号上。船上做联络用的无线电电机坏了，船长只好利用一架业余无线电电机求救。发射到太空中的无线电波，没有为距离渔船最近的北欧地带收到，却传到一个在北非的法国人阿尔贝多的业余无线电机上。通过无线电通话诊断清楚了病情：全船十二个人中有十一个人吃了有毒的食物。这样，船员们在明天八点钟以前必须注射血清，但是船上没有血清，而且渔船距最近的海岸还有两天的航程。于是从这儿展开了向渔船运送血清的“接力赛”。电波由北非的多哥飞向巴黎，又飞向慕尼黑、柏林和奥斯陆。被吸引到这一斗争中的人有爱好拳击的巴黎青年金路易，有刚死掉丈夫的克里斯坦，有失明的退伍军人卡尔，还有波兰的女飞机服务员以及苏联和美国的军官。与此同时，渔船继续在海上颠簸着。在船上也发生了一场斗争：水手札斯認為黑

人水手穆罕默德是“不祥之物”，食物中的毒是他放的，企图杀害他。当这场可怕的斗争平息下来的时候，病魔进一步在渔船上升起了黑色的翅膀。十个人都陆续病倒了，最后只剩下札斯和穆罕默德。札斯在慌乱中开船离开了原来的位置。血清已运到奥斯陆了，但是“卢特斯”号在那里呢？各地电台都在呼叫它。最后船长从昏迷中清醒过来，制止了札斯的鲁莽行为，和电台取得了联系，才从飞机上收到了血清。“卢特斯”号归航了。业余无线电爱好者以及其他一些普通人，他们同渔船共同度过了一个焦急而紧张的夜晚，又和大家共享胜利归航的欢乐。

从影片中可以看出业余无线电活动绝不单纯是一种娱乐或增加个人科学知识的活动，它有时要担负极为重大的使命。而这种活动的目的性，在社会主义国家内就更为明显。在苏联，广大的无线电爱好者都团结在支援海陆空军志愿协会周围。卫国战争时，大批无线电爱好者都在红军中担任通信工作。在经济建设中，无线电爱好者们曾在哈尔科夫、高尔基等城市建立了不少电视台，并为农庄建立无线电站和为农民家庭安装收音机，此外还有不少发明和创造。在我国由于对无线电活动的重视，无线电收发被列为运动项目之一，并颁发了运动员等级标准。在普及广播网的工作和向文化科学进军的口号下，收音活动和其他一些试验性的活动，也正在开展起来。这都说明无线电活动是和造福人民的目的，直接结合在一起的。看了这部电影后，我们应当更加珍爱无线电活动，珍爱这种事业。



我們从这部电影中还看到一些值得尊敬的普通人。生命的胜利，当然是借助于无线电活动和运送血清的飞机，但更重要的却是基于这些普通人的善良愿望和崇高的品德。阿尔贝多听到无线电呼救的信号后，立刻撇开家事的烦扰，他的朋友們热情地帮他架设天线。巴黎青年金路易放弃了观看拳击的机会，在送出电报和弄到了血清后，一直在无线电电机旁守听。在很多人物中，电影大师塑造了两个最为动人的形象：克里斯坦刚刚死去了丈夫，她抑制住自己巨大的悲痛，在深夜中为一船人的生命奔波着，她的鞋后跟一次又一次地脱落了，但她还是昂然地走……；卡尔这个失明的残废軍人，无线电爱好者，在空寂无人的街道上吃力地走着，夜是这样静，只有他的手杖单调的敲打地面的声音。一辆汽车朝他开来，眼看撞上他了，但一个急转弯……。正是这种捨己

为人的精神才拯救了一船人的性命。我們年青的无线电爱好者們，应当从这些人身上吸取营养。并且正确认识科学工具和思想品质的关系：没有那种捨己为人自我牺牲的精神，最现代化的工具也将一无所用。

最后，我們从这部电影中还看到了外国一些无线电活动的情况，这对我们也是有好处的。我們现在虽然不能进行广泛地业余无线电通讯活动，但是应当努力提高技术能力。更高級的无线电活动，只有在更高的技术水平上才能开展起来。同时，我国在七年至十二年内要基本上普及和建立农村的广播网和电话网，有些地区还要设置无线电报话器，为了适应这种情况，我們也应当进一步提高技术，以便将来有广大的技术队伍来掌管、使用和维护这些设备。总之“四海之内皆兄弟”是一部值得一看的好电影，我們应当从这部电影吸取教益。

## 使用扩大机和有线广播机的点滴经验

范寿芬

### 输出音量表

简单的音量表就是用一只交流电压表跨接在扩大机的输出端，这样就可以随时得知输出线路的电压，不致使音量太低或者使喇叭过负荷。

音量表的最大指数要比计算出的扩大机的输出音频电压数字高50%为宜，若是太接近计算数字的话，偶遇音量超过时容易将表针打弯；若是读数太大时，又不容易看清楚。

不过用普通的交流电压表在测量音频电压时，在高频率部分准确性要差一些，若是能用一只毫安表由电子管来整流，那读数就要准确得多（图1）。

图1中，R的数值可由下式求出： $R = \text{扩大机最高输出电压} \times 150\% \times 1000$ 。

有音量表的另一好处，就是当线路发生故障时，很容易察出故障的所在。如当机件音量控制器开得很大

时，而音量表还是起得很低，就是说明线路中有短路的地方；若是音量控制器开得很小时，音量就起得很高，就表示线路上有断线或者是喇叭没

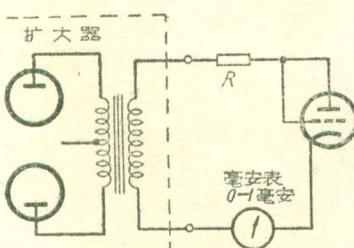


图 1

### 声 明

我厂出品 5702 型收音机（本刊 1957 年 11 期介绍）中频放大级 6SK7 或 6K4P 的阴极电阻只在第一批产品中为 300 欧，以后即已改用 2000 欧。

——天津公私合营强声电机厂

### 勘 誤

今年第一期 20 頁圖 16SO7 应为 6SQ7， $R_8$ 下端、 $C_4$ 上端应接机壳，21 頁圖 1 中  $C_8$  与  $C_9$  上端应相连接。6H1P 灯丝接脚“6”改“8”，“8”改“6”。25 頁右 14 行天津广播器材厂应为天津国营无线电厂。

# 把上海广播器材厂250瓦扩音机改装为定压输出

陈長波

福建省过去有很多广播站采用上海广播器材厂生产的250瓦广播机，这种机器系定阻抗输出，功率放大级没有负回授，不适合作农村有线广播。因为作农村有线广播，由于馈电线上断，或因紧急通话需要中断某路播音时，输出电压就会突然升高数倍，甚至破坏输出变压器的绝缘，造成停播。若将这种广播机改成具有深度负回授的定压输出，就有较高的稳定性，不但不受外线阻抗变动的影响，就是馈电线上全部突然中断，也不会破坏输出变压器的绝缘，使机器受到损坏。因此我们去年将这种广播机在原有的基础上改装成为具有深度负回授的180伏定压输出。改装手续简单，所添另件极少，特介绍如下：

该机原在激励管6V6屏极至激励前级6SL7倒相管的阴极间接有负回授网路。我们在改装过程中只需在这个网路上的分压电阻（原机的阻值为75千欧）上面并联一只1瓦25千欧的炭阻，加深这一级的回授量，再在输出变压器次级的热端（没有接机壳的一端）串联一只2瓦60千欧的炭阻接到倒相管6SL7的阴极，激励管6V6栅极与机壳间的0.00025微法电容器上并联一只0.006微法的纸质固定电容器，如图1中虚线所示。

这样改装后，因输出电压的一部分经改装的2瓦60千欧电阻与倒相管6SL7阴极电阻所组成的分压器，将输出电压的一部分回授至激励前级，使末级功率放大大部分有较深的负回授，所以不但大大的提高了输出电压的稳定性，而且提高了原机的质量。

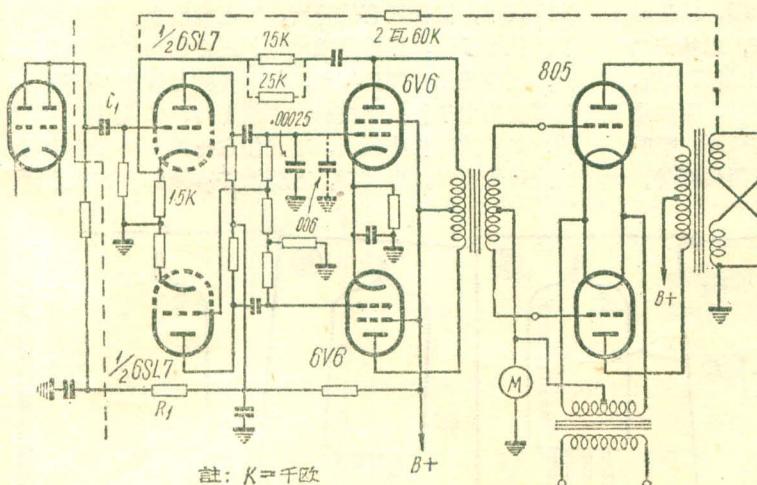


圖 1

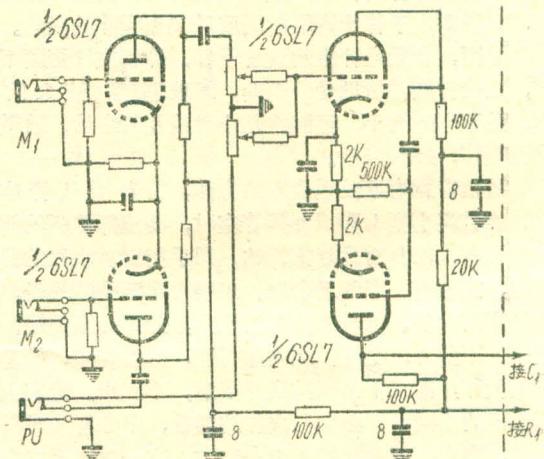


圖 2

有了深度负回授后，输入到激励前一级的信号电压被抵消一大部分，增益就显得不够，需要加一级放大来补偿，故将原机混合级6SL7电子管改为两级放大，将原在屏回路混合的改由第一个 $\frac{1}{2}$ 6SL7栅回路混合，而将另一个 $\frac{1}{2}$ 6SL7作为放大，见图2。

改装完畢試机时要注意回授的相位，若相位接錯就变成正回授，此时可将接至功率放大管805栅極的兩根輸入綫互相对調一下即可。試時必需在輸出端接上負荷電阻和一只220伏的電燈泡(瓦數可任意)，先將音量关

至最小，监听喇叭开一半，开低压燃点灯丝再开高压。若高压开啓后监听喇叭有嘶叫声或靜止屏流很大，这是相位接錯，將805栅極輸入接綫对調后就没有嘶叫声。此时若靜止电流比规定的148毫安大，或接在輸出端的灯泡有微紅，这是因加裝了深度负回授而产生振盪所致。产生振盪的原因可能由公共电源交連而来，只要在激励前級的屏回路加裝退交連即可消除。

經過这样改装，不但输出电压稳定，而且失真和交流声也大为减小，在播音中就是馈电线上完全中断，输出电压也不会超过1.6倍。我們已經改装了几架，使用一年来都没有其他故障产生。

# 如何防止小型电子管玻璃裂碎



孙正文

小型花生管的管脚，是从玻璃内直接引出，在使用时，常遇到电子管管脚附近的玻璃突然裂碎的现象。其主要原因，多数是管座的质量不好，管脚夹片歪斜不准确，致使管脚过份地受到歪曲，对玻璃产生较大的张力，随张力的大小，可能在几小时或几天之后，玻璃即自行裂碎，以致失效。

防止管脚附近玻璃裂碎的方法，首先需从管座着手。在购买小型七脚或九脚管座时，要选择管脚的铜夹片比较薄，而具有良好弹性的。用手指拨动夹片的接线片时，能够有一点活动余地。以两片半圆型的片子，夹住管脚的最佳。开缝圆筒型的较次，如果是圆筒短、铜片厚、不整齐，毛糙、坚硬无弹性，这类管座，最易使玻璃裂碎，而又不易保持良好接触，不宜用。管座上层胶木板的小圆孔，必须与夹片的圆孔，中心都要对得很准确，胶木板要求比较平坦一些的。有一种瓷质的小管座，质量最好。

管座购妥后，把上层胶木板的每个小圆孔，用1.6—2公厘鑽头，把它稍微鑽大一些。同时，为了使管子插上后，不致脱落，可用两枚大头针，把针的尖头剪掉，从管座底下的两个空心小鉚钉孔中穿上，把针弯成钩形，用一根橡皮筋，套上两小段胶套管，橡筋两端，套在针的钩上，把橡筋兜住电子管，使它固定在管座上。如图1。但橡筋不宜太紧，这个方法最简单，只适合用在无热度的干电电子管上，如系交流管，需把橡筋改用两个钢丝小弹簧和一片小牛皮。如图2。

管座安装在收音机底板上，一定要把管座上层的圆型胶木板，纳入底板圆洞内，再旋紧管座螺钉。遇有歪斜不适合时，必须把底板上的管座螺丝孔重鑽，或把圆洞不能纳入管座的一边，用扁圆鉚掉一些，以达到吻合为止。这样可以防止在旋紧螺钉时，挤动上层胶木板，以致上下层走样。底板上另件的排列很紧凑时，要注意使其它另件不要与电子管靠着（如变压器的线圈、喇叭等）。管座上的接线，宜用软线焊接，忌用粗硬铜丝。


切不要把管座上的夹片直接焊到底板或铜片上。其它电阻电容器，有需焊到管座上的，先把它们集中焊到接线支架上，再用软线焊接到管座上。这样做，能够使每个管脚的夹片，都有点活动的能力，万一遇到稍有歪斜管脚的电子管插入时，管座上的夹片，可以随着管脚歪斜的程度而转变，减少管脚对玻璃的张力。

在使用新管前，先用一只管脚距离比较准确的旧电子管，用手捺在管座上（不要插下），在管座下面，检查一下，看所有的管脚，是否都与管脚夹片圆孔相吻合。（就是每只管脚，都能很准确地嵌在夹片的圆孔中间，不致使管脚歪曲）。遇有偏歪现象，用一根杆子（用2公厘钢丝一段，一端在砂轮上磨尖），把夹片的孔挑正，再把管子向下捺紧一点，看是否发现偏歪现象，如有，再挑，务使最后达到管子按下时完全吻合为止。

有些新管座夹片比较紧，电子管不易插下，用杆子把它截松一点。但不可太松，免得与管脚接触不良。

我们把一只小型电子管固定，把一只管脚，从末端向外扳开0.5公厘的距离，如图3，或从管脚的中间部分，向外扳开0.5公厘，如图4，由上两图可以想像到，扳开的距离相同，而在管脚上着力点的位置不同，可以肯定，图3玻璃受到的张力要小些，图4要大些。要使管脚少受歪曲减小玻璃的张力，唯一的方法，是要使夹片夹住管脚的末端，在插新电子管时，不要过分向下插，只要能夹住管脚的末端就够了。为了插时有个标准，可以剪一块圆橡皮，垫在管与座的中间，橡皮的厚薄、大小要使电子管插下时，夹片恰好夹住管脚的末端，如图5。另外，凡是管座上不用的空脚，可以用杆子截大，使它不要与管脚接触（如1K2P的第四脚是空的，用了第一脚，第五脚可以空出）。

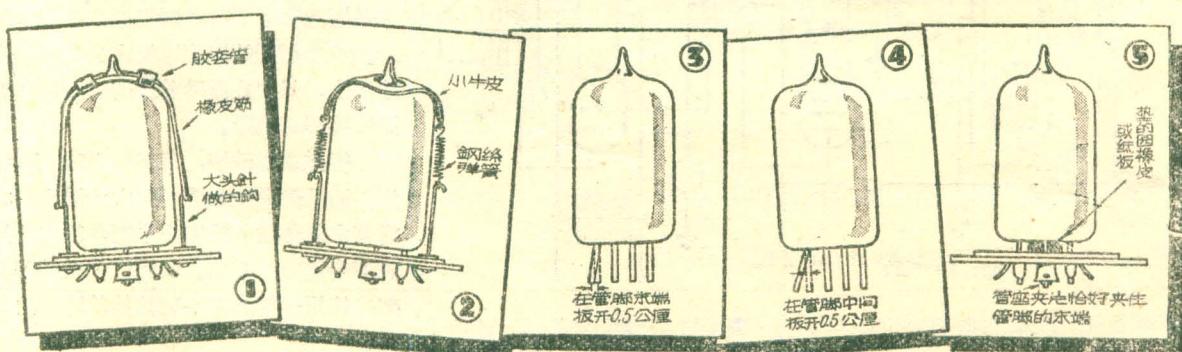小型电子管在插或拔的时候，不宜左右摇晃，要用垂直的力量按下或拔出。如遇过紧的管座，不易拔出时，用小螺丝刀的柄子（柄子顶端最好要平些的）从管座底下，抵住所有的管脚，把它抵出来。同时要用左手扶住电子管，免得落地跌碎。正在使用或修理的收音机，因为使用时间比较久，每只管脚与管座都已吻合，如果要把电子管拔下校验，再插上时，凡是同一类型的，必须按原管座插上，不宜任意更换。使用小型胶木或瓷质管座时，要注意，不要把管脚插到夹缝里去。



# 收音机的寄生振盪

黎树森

在检修超外差式收音机当中，发现有寄生振盪的现象很多。有些寄生振盪的确使检修者大感头痛，要想消除这些寄生振盪有时并不容易，往往搞了大半天还得不到头绪，不知毛病从那里产生的。

收音机寄生振盪的现象，一般是发音模糊，有差调叫声或怪叫声。如果情况严重，就根本无法收听外来信号。也有些收音机在收听频率较高的波段时很好，但当把双连调谐电容器旋到广播段的低频段时，又会产生“咕咕”或“扑扑”的怪叫，以致在每一个波段无法收音。这几种毛病在日常检修工作中经常遇到，主要的有下列两种。

1. 中放级的寄生振盪 一般中放电路，只要仔细观察一下，便可明白实际上和调屏调谐振盪电路没有什么差别。这种振盪器是在屏栅回路两调谐电容器都调节到谐振点时，靠电子管内部的屏栅极间电容而产生振盪。收音机里中放管虽然都是采用屏栅电容量极小的五极管，但由于中频变压器的引出线太长、和中频变压器有关的零件排列不妥或缺乏应有的隔离设备，使中频电路内各接线和零

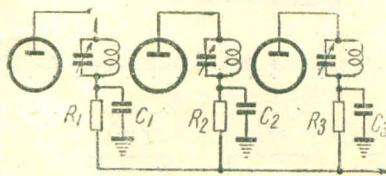


图 1

件间发生了耦合，无异增加了电子管内部屏栅极间电容量，因而产生回授振盪。图1是常见的去耦电路，在每一级电子管屏回路里接有电阻R和C，这样便可减少回授。有些收音机还在中频变压器的栅极上接有电阻R（图

2），这只电阻一般用几十到几百欧左右，这种装置也能减少寄生振盪。另外，老式电子管为6D6、78等，有时若不加装隔离罩，也会引起振盪，切勿省去。

中放级数愈多，引起寄生振盪的机会也增多，因此装置多级的中放收音机时，各零件的排列和屏栅接线要特别注意，接线愈短愈好，屏栅电路内各零件有重叠或平行的地方，要加隔离，最好屏栅极接线离得远些。

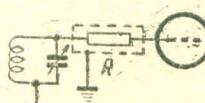


图 2

中放管各极电压，尤其是屏栅电压过高也能引起振

盪。屏栅电压过高还容易使电子管衰老，但是过低时又会使灵敏度大大降低。

2. 变频级的寄生振盪 这一级寄生振盪通常是在广播段的低频段出现，发生咕咕、扑扑声。严重的就无法收音。引起振盪的原因是当天线

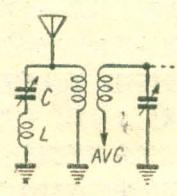


图 3

调谐回路的双连电容器旋到接近中频的低频处时，就和变频级输出（包括中放级）发生回授作用。因此优等的

收音机在天线输入端另外加接一个调谐到中频的陷波器（图3），使回授的中频电压通地。

消除变频级的寄生振盪要比中放级难，先检查天线调谐回路和变频级输出回路有无耦合，设法使它们离得远些，或适当的加以隔离。情形严重的只有改变各零件和接线的位置。有时候因天线调谐回路和中频变压器受潮，频率改变，那只有重新校准。

## 辨别耳机接线正负的方法

費震宇

我们知道耳机在带有乙电的收音机中使用时，假如搞错了接线的正负极，会使耳机逐渐失磁。使耳机的效率降低。但是怎样才能正确地判断耳机接线的正负极呢？一般地说耳机在出厂时已做好了标记。常见的是红色的或火花的代表正极，素色的为负极。但是也有一些耳机的引出线是一样颜色的，那就不好分了。曾经修理过的耳机或充过磁的耳机，也不能再根据引出线的颜色来分辨正负极。对于这样的耳机我们必须自己来检验接线的正负极。首先把耳机与收音机联好，然后把耳机盖旋下，让磁铁的一个极把振动膜片吸住，见附图。必须做到磁铁刚好把铁片吸住，也就是说只要轻轻地摇动一下或铁片再重一点点就

会吸不住了。这时我们开启收音机，这时在耳机线圈中就会有电子管的屏极电流通过，假如这电流通过耳机线圈所产生的磁场与耳机磁钢相同，那么就会加强耳机的磁性，铁片就吸得更牢。我们说耳机现在的联结是对的。这时接B<sub>+</sub>的一头就是正极，接电子管屏极的为负极。假如通过耳机的电流所产生的磁场与耳机磁钢相反，就会抵消耳机的磁性并促使铁片下落。因此我们就知道这时耳机的正负极接反了，必须把它换过来。测试时如发现单个耳机的二极按上法试验有不同的结果时，说明耳机线圈中促使铁片下落的一个线圈接头接反了，必须把这个线圈接头换一下才行。

# 分頻網路的簡單設計



當我們在扩音机的輸出端或者有綫广播線路上要同时分接高音低音兩個喇叭时，就要設計一种網路，才能得到理想的交界頻率，并且不影响原来線路的特性阻抗。这种網路虽然在一般書上也有講述，但是缺乏实际設計。这里介紹設計分頻網路的兩個簡單公式并舉例說明。

所謂分頻網路实际上就是一个高通濾波器和一个低通濾波器并联，兩個濾波器支路的特性阻抗都和原有特性阻抗相等，如圖 1。

輸出的音頻信号經過高通濾波器后对于交界頻率以下的頻率有急剧的衰減，交界頻率處衰減約 3 分貝，交界頻率以上完全暢通；經過低通濾波器的情况則恰好相反。这样分开接到高音和低音喇叭，自然就分清高低音了。

理想的分頻網路頻率响应特性曲綫如圖 2，在高通濾波器和低通濾波器里所用的  $L$  和  $C$  都相等，所以公式很簡單

$$L = \frac{224.5 R_0}{f};$$

$$C = \frac{112950}{f R_0}.$$

这里只須知道線路阻抗  $R_0$  和所需要的交界頻率  $f$ ，就可求出  $L$  和  $C$ ， $L$  的單位是毫亨， $C$  的單位是微法。

例 1：線路阻抗  $R_0$  为 15 欧，交界頻率  $f$  为 1000 週，求  $L$  及  $C$ 。

$$L = \frac{224.5 \times 15}{1000} = 3.37 \text{ 毫亨}.$$

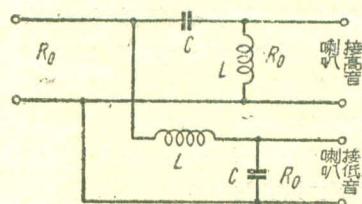


圖 1

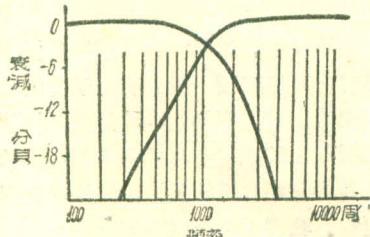


圖 2

$$C = \frac{112950}{1000 \times 15} = 7.5 \text{ 微法}.$$

例 2：線路阻抗  $R_0$  为 600 欧，交界頻率  $f$  为 500 週，求  $L$  及  $C$ 。

$$L = \frac{224.5 \times 600}{500} = 270 \text{ 毫亨};$$

$$C = \frac{112950}{500 \times 600} = 0.375 \text{ 微法}$$

实际制做时須注意，为了避免網路产生諧波振盪和錯杂調幅起見，線圈的电感量不能因信号电平不同而有所改变，所以要用空气心線圈而不能用铁心線圈。同时为了获得适当的  $Q$  值，線圈用綫最好較粗，繞好后在交界頻率时的  $Q$  值能到 20 左右就够了。


[李啓新摘譯自“電子學雜誌”]

1948年2月号]
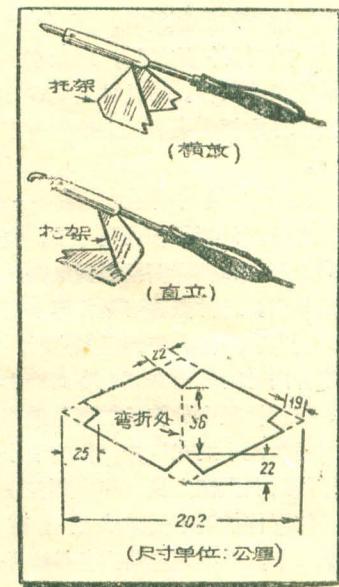
## 金字塔形電烙鐵架

这个小托架又簡單又好用。橫放或直立均可，如圖 1 所示。其形狀像金字塔，各邊長度均相等。能稳固立着，不会翻倒。此外，因电烙鐵和托架接触面只有兩小点，所以傳导的热量極小，不会使整塊金屬板受热。

作法：用一小塊薄的金屬板（鋼，鋁，銅均可）或者用較厚些的鐵片也可以。依照圖尺寸剪出并锉光。在架的中央弯折 60°，形成一銳角。在折綫的兩端就有兩凹处，和其他兩個凹处大小一样。（周木楊譯）



(上接28頁)

回授振盪式線圈見圖 21乙， $L_3$  用 0.4 号綫間繞 9.75 圈，距下端 1 公厘处用 0.16 号綫密繞 8 圈作  $L_4$ 。抽头式的見圖 21丙，用 0.31 号綫間繞 9.75 圈，在第 8.25 圈处抽头。

各線圈的綫头最好固定在預先釘在紙筒上的鉗片上，并依圖中標記註明號碼备用，最后放入蜂臘里煎煮 10—20 分鐘，可以提高線圈的質量并防止松散。

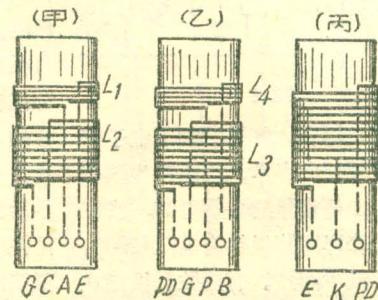


圖 21



曉 唐

在交流收音机里装指示灯非常方便，只要把小灯泡接到灯丝电源上去就行了。其它电具虽然也可以这样做，但需要用变压器，或用一个降压电阻，体积又大又费电，很不经济。

用一 $\frac{1}{4}$ 瓦的霓虹灯串上一枚50千—250千欧的炭质电阻，就可以接在110伏—220伏的电路上（如图）。霓虹灯是由于管内充有惰性气体，被高电位电离而发出亮光来的，电阻R为限制电路通过定量的电流，用电极省，用起来也方便。

把它装在交流电压表里做标度指示，或做自耦变压器的调节指示都很好。还可以用在摄影黑房中做指示灯，它发出的弱红光对底片的感光很迟钝。


## 自制铁底板开孔手锯

在金属底板上开孔，是自制收音机常遇到的一件很费力的工作，一般小尺寸的洞孔可用摇钻来开孔，但要开较大的洞孔像电源变压器，扬声器，双连转盘等洞孔就很费力。较大的洞孔也可用鑿子开孔，不过这样做往往会使底板变形弯曲或使油漆脱落，影响收音机的美观。

现在介绍一种简易自制的开底板洞孔的小手锯，用这种手锯切开的洞孔边缘整齐，省时省力。

断钢锯条一片，长度不短于70公厘的都可用，另外备手柄用木条一块，螺丝钉一只。先在木柄上锯开槽道一条，将锯条放入槽内。用螺钉固定好。

使用方法，先在底板上画好尺寸，用摇钻钻小孔二、三个，再放入锯条锯开。（超）

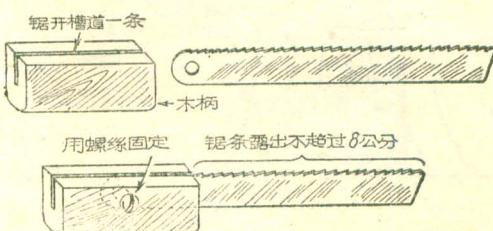

## 用膠卷筒做隔離罩


我用进口货照相胶卷铝筒（图1）制成的花生管隔离罩。堪称小巧玲珑，美观耐用，并且永不生锈。制法如下：

一、用筒盖制底座：首先在筒盖上击出两条支脚，钻好钉眼（钉眼要与电子管底座钉眼能合适，以便安装），照图2甲所示，将虚线内两个半圆挖去，在X处剪开，将支脚先向下，后向左右扳开即成（图2乙）。

二、筒身比电子管稍长，可截去一段，留下五公分左右即可。

制成功如图3。

（徐俊业）

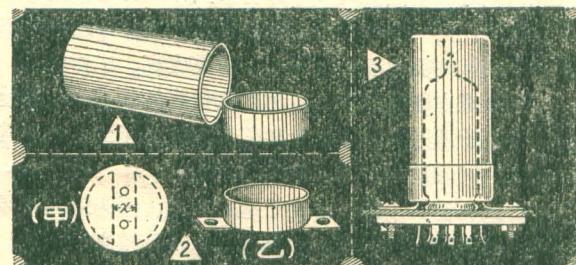

（上接16页）

如图5，用一个直径为16公厘的小圆纸筒，长约45公厘，如上法剪六块圆纸板，再剪两块较大的圆纸板，套在线圈筒上，将调谐线圈分三段绕制，每段的距离见图上所注，导线是利用旧中频变压器拆下的多股编织线绕制的，这些线有3股、5股、7股等等都可以用。每一段线圈都是42圈，绕好第一段将原线接着继续绕第二段，同样续绕第3段。多股线的线端几根线都要刮去绝缘物焊在一起，不要将其中的任何一根漏掉，以免影响效率，最好还是焊在焊片或支架上。初级线圈也如上述，用38号（直径0.15公厘）左右的漆包线绕200圈。都是乱绕。

这两种线圈收听近550千周的电台灵敏度较好，如收听1,500千周一端的电台较差，可以在天线和调谐电容器定片之间接一个微调电容器，就能使交连紧密，使对这一端的收音得到改善。

（6）线圈的调整 调谐线圈的圈数并不是一成不变的，尤其是业余制作，制成功后因种种影响，例如绕制的手艺，选用的材料，零件排列等等，常使电感量略有变更。以致使一些靠近广播段端点的电台不能收到，这时可以将线圈的圈数变动补救。例如接收近1500千周的电台，当可变电容器完全旋出还不能收到，那是线圈的电感量太大了，应将圈数略减数圈再试；若是接收近550千周的电台，当可变电容器完全旋进也不能收到，就是线圈的电感量太小了，应增加数圈。

初级线圈圈数稍为增减对于接收频率的影响，在矿石机上可以忽略不计，因为它的影响几乎觉察不出来。



## 超外差式收音机——Ⅱ

冯报本

### 中频放大级

上期已經談到，不論收听电台的频率是高是低，通过变频級后，可以得到一个固定的中頻。因此，中頻放大級只須对一个固定的频率进行放大，这样安排的好处是在收听任何一个电台时，收音机的灵敏度和选择性不隨频率高低的变化而有所改变，保真度高，工作稳定。

在選擇中頻的频率上，考慮到較高的频率不易控制，接近于低頻又易和信号里的音频發生干扰，所以选用兩者之間的所謂“中間頻率”（中頻）。

老式收音机里采用 175 千週的中頻，因为它的中頻較低，諧振时在中頻調諧回路里可以得到較高的阻抗，从而获得較大的增益，使灵敏度增高；而且中頻較低，它和干扰信号频率差数的比值較大，于是干扰信号被衰減得多，也就是說选择性較好。例如在接收一个 1,000 千週的电台，而有一个 1,010 千週的电台混入时，它們频率的差数是  $1,010 - 1,000 = 10$  千週，用直接放大式收音机收听时，調諧回路要調在 1,000 千週上，这时它們差频的比值是  $10/1000 = 1\%$ ；用中頻为 465 千週的超外差式收音机收听时，因为中放諧振频率是 465 千週，差数的比值是  $10/465 = 2.2\%$ ；如果中頻是 175 千週，这个比值就提高到  $10/175 = 5.7\%$ 。从上面的百分率可以看出，中頻愈低，选择性就愈好。

但是中頻过低，还是有缺点的，它会使收音質量受到损害。原因是：1. 电路的选择性过于尖銳，会把信号里包含高低音的上下边頻帶（一般是上下 5 千週）削去，在收听語言或音乐时，音調滯澀難聽。2. 增加了上期所說像頻干扰的机会。因为干扰信号和接收信号的频率差数是中頻的兩倍时，就能成为像頻干扰。例如中頻是 175 千週，收听电台的频率是 1,000 千週，本地振盪频率是  $1,000 + 175 = 1,175$  千週，才能得到 175 千週的差頻。假如另有一个 1,350 千週的电台混入 ( $1,350 - 1,000 = 1,000 + 175 \times 2$ )，它也会和本地振盪产生  $1,350 - 1,175 = 175$  千週的差頻，这时收音机的同一个刻度上就重疊着兩個电台的播音声。又如收听 1,465 千週的电台，本地振盪为  $1,465 + 175 = 1,640$  千週，如果这个电台的信号很强，变頻級的調諧回路調諧到 1,115 千週（假如这里沒有电台）时还不能將它隔除，这时本地振盪已經跟踪到 1,290，正好和这个信号产生  $1,465 - 1,290 = 175$  千週的中頻，于是这个电台不仅在刻度盤上 1,465 千週处可以收到，

而且在 1,115 千週处也可以收到，形成超外差式收音机所特有的像頻干扰。

采用較高的中頻后，就可以減少像頻干扰的机会，使它不在广播波段里出現。另外，采用較低的中頻，对收听短波也是不利的，因此，一般广播收音机現在都采用 465 千週左右的中頻。

中頻比高頻低，但性質相似，所以中放电路和高放电路基本上是一样的。圖 12 是常見的一种中放电路：变頻管产生的中頻从中頻变压器  $T_1$  輸入，經中放管  $V$  放大后由  $T_2$  輸出到后一級中放或檢波級去。

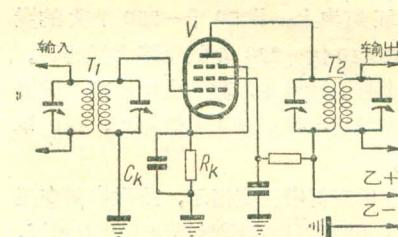


圖 12

中頻变压器都是由兩個線圈并各自并联一个半調整电容器組成，它的作用和高放电路里的初次級線圈相同，但是中頻变压器

只須通过一个固定的中頻頻帶，所以初次級都可以用固定的調諧回路，使諧振点和增益提高。由于这种中頻变压器有兩個諧振回路，所以圖12就叫做“双諧振式中放”电路。圖中  $T_1$  叫輸入級（第一級）中頻变压器， $T_2$  叫輸出級（第二級）中頻变压器。

上面已經提到要保持广播里的高低音調，中放級不只要放大一个频率而是放大一个含有上下边頻的頻帶。在广播收音机里，这个頻帶的寬度約 10 千週，即 465 千週中頻变压器所能通过的頻帶應該是 460—470 千週，在这个范围以外的干扰频率就被大大的衰減。

中頻变压器是一种“帶通濾波器”，它所能通过的頻帶寬度和增益高低，和并联在线圈上的半調整电容器有关（有高頻鐵粉心的也和鐵粉心有关），但主要还是决定于兩個線圈的交連程度，它們的相互关系見圖13。如果中頻是  $f$ ，上下边頻是  $f_1$ ，那末要求中頻变压器能够通过  $f-f_1$  到  $f+f_1$  这一段頻率。当兩個線圈間的距离較远交連很松时，諧振点虽然尖銳，但能够通过的頻帶太狭，次級增益也低（曲綫 1）；当兩個線圈較为靠近，交連得緊些，頻帶放宽了，增益也高些，（曲綫 2）；如果線圈間的距离再近，增益不

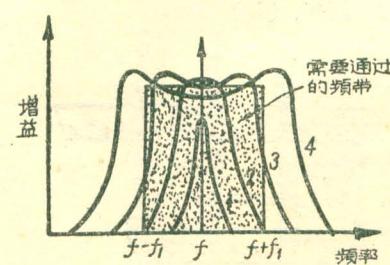


圖 13

帶太狭，次級增益也低（曲綫 1）；当兩個線圈較为靠近，交連得緊些，頻帶放宽了，增益也高些，（曲綫 2）；如果線圈間的距离再近，增益不

再提高，但能够通过的频带更宽，这时叫做“临界交连”（曲线3）；超过了这个交连程度，即使线圈交连得更紧，增益再也不能提高，只会使能够通过的频带过宽，严重地损害了这个滤波器的选择性（曲线4）。因此我们可以调整中频变压器两个线圈的距离来取得不同的频带宽度和增益。

中放电路里的中频变压器，输入级两个线圈之间的距离较远，使选择性好一点，输出级两个线圈之间的距离较近，以提高增益。

中放电路里用了这种带通放大器，既提高了选择性，又获得较大的灵敏度，还能够保持优美的音质，这就说明为什么超外差式收音机比直接放大式要优越得多。

普通交流5灯超外差式收音机里只有一级中放，成绩已经不错，如果要求有更高的选择性和灵敏度，可以再加一级中放。第一和第二级中放之间可以用中频变压器交连（这个变压器是输入级的），也可用电阻交连。

为了使中放级的增益能够随意控制，中放管采用可变放大因数管（变 $\mu$ 管），这样只要在它的栅偏电阻上串联一个可变电阻来改变它的栅偏压就可以完成。不过，我们通常是将一个用作自动控制的负电压加到它的控制栅上，自动地控制中放级的增益，效果更好。

### 检波级和自动音量控制

变频级产生的中频只是改变了载频的频率，对于原来加在载频上的音频信号仍然原封不动地保存在中频里，因此，要收听音乐和语言，仍然和简单收音机一样要经过一道检波的手续，把含在中频里的音频检出。

简单收音机最常用的栅极检波法，工作虽然灵敏，但在超外差式收音机里并不适用。原因是接在增益已经很高的中放级后面工作，意义不大；而栅极检波主要的缺点是工作时会产生栅流，使音质畸变；栅流又影响到输出级中频变压器的调谐质量。屏极检波法可以避免栅极检波法的缺点，但是它不能产生供给前面几级作为自动音量控制用的负电压。因此绝大多数的超外差式收音机都采用二极检波法。

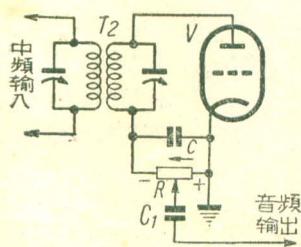


图14

屏极带正电吸收电子，产生屏流。由于屏流的大小是随中频电压振幅的变化而变化的，因此，二极管输出的是按照音频变化的脉动直流电，也就是完成了检波工

作。音频电流在负载 $R$ 上产生的电压降经过交连电容器 $C_1$ 输出到音频放大级去。检波后残余的中频成份通过电容器 $C$ 成为回路，不致扰及 $R$ 上的音频电流，而且对通过 $R$ 上的电流起到平滑作用。如果 $R$ 是一个电位器，那就可以变更它的阻值来取得高低不同的音频输出电压，作为收音机的音量控制。

用二极检波不仅不损害音质，还可以产生自动音量控制电压（俄文简称APV，英文简称AVC）。

为什么超外差式收音机差不多都有自动音量控制呢？第一是避免收音时“衰落现象”的影响（这是我们在收听远地电台，特别是短波电台时声音忽大忽小的现象），有了自动音量控制，可以将衰落现象的程度减小。其次是收听强力电台或弱小电台时，可以使收音机发出的声音大小不致有显著的差别。

自动音量控制的原理，是将一个随着外来信号的小比例变化的负电压加到变频管的信号栅和中放管的控制栅上去，外来信号大，这个负电压增大，降低了这两级的增益；相反的外来信号小了，负电压也减小，这两级的增益就提高。在这种利用外来信号的强弱变化而自动控制变频级和中放级的增益下，末级输出的音量就可以比较均匀。

图14中检波电流通过 $R$ 的方向是从右到左，对接地端来说， $R$ 的左端是负电位，它又是随外来信号的小比例地增减，正好用作AVC负电压之用，因此，AVC电压都是从 $R$ 的负端接出。

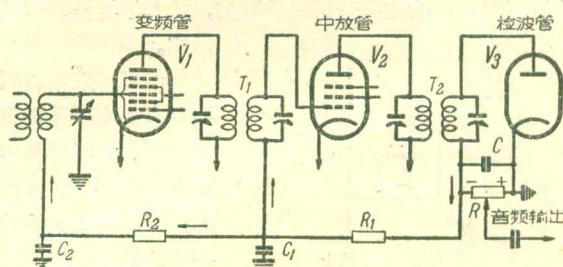


图15

整个自动音量控制系统见图15，因为从 $R$ 上输出的负电压带有音频成份，在送到被控制的电子管以前必需将它滤去。图中 $R_1$ 是中放级AVC电路的滤波电阻， $C_1$ 是平滑电容器（ $R_2$ 和 $C_2$ 同样是变频级的滤波器），它们组成了一组 $RC$ 滤波装置， $RC$ 乘积越大，滤波作用越好，但这里考虑到负电压要能够灵敏地随着信号变化，在一般的广播收音机里， $RC$ 时间常数（使 $C_1$ 充电或放电到一定程度所需的时间）约为0.1秒，就是 $R_1$ 为2兆欧时， $C_1$ 最好是0.05微法（ $RC=2\times 0.5=0.1$ ）。

变频级可以和中放级合用一套AVC滤波装置。为了增加灵敏度，变频级也可以不加AVC电压。

另外有一种所谓“延迟式自动音量控制”，它只有在

輸入的外來信號超過一定強度時才起AVC作用，對較小的輸入信號不起作用，因此，適合於接收遠地電台。

## 音頻放大

超外差式收音機里的音頻放大電路，和簡單收音機里的沒有區別。二極檢波沒有放大作用，輸出的音頻電壓很小，不能推動末級功率放大管工作，所以在檢波和功率放大級之間要加一級“第一低放級”。第一低放級可以用三極管也可以用五極管擔任，它和二極檢波管相互間的關係几乎不可分割，所以有一種專門擔任這兩種工作的複合電子管，圖

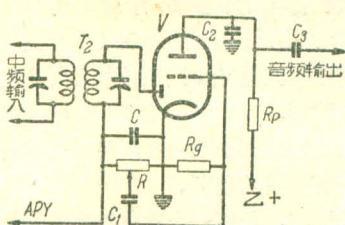


圖 16

16就是採用這種複合管的典型二極檢波和第一低放的綜合電路。用二極三極管時音質較好；用二極五極管時輸出較高。

## 音調控制和負回授

超外差式電路末級輸出功率較大，音量已能滿足一般需要，我們還能加上音調調節器來管理音調的高低，以適合各人的愛好。圖 17 中電容器 C 和電位器 R 所組成的音調控制器是一種最簡單的音調控制方法，變動 R 的位置就可以改變高音旁路的阻抗，達到了增減高音的目的。

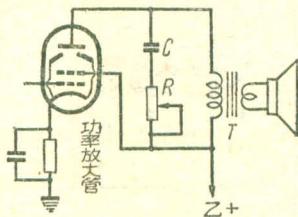


圖 17

也可以採用負回授的方法來改善音質和音調。負回授是將放大級的一部分輸出電壓回授到本級或前一級的輸入回路，因為它們之間的相位相反，可以抵消一部分失真電壓，使輸出的聲音逼真。同時控制了回授電壓中的高低音電壓，也能兼收音調控制的效果。圖 18 是某一種國產收音機里採用的負回授和音調控制電路，從輸出變壓器 T 的次級線圈取得回授電壓，加到第一低放管的輸入回路，C1、C2 對高音的容

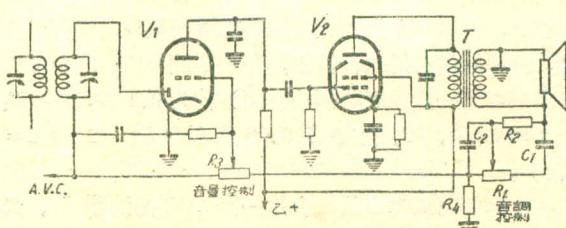


圖 18

抗很小而對低音較大，當 R 旋向右邊時，高音在 C1、C2 上順利通過，在 R4 產生的電壓降較大；低音只能在 R2、R1 上通過，受到的阻力很大，在 R4 產生的電壓降就很小，把 R4 上的電壓降回授到 V1 的柵路，就較多的抵消了部分高音，揚聲器里的低音聽起來就比較突出。反過來，把 R 旋向左，此時高音受到 R1 的限制，回授較小，低音受到的阻力很小而回授較多，於是揚聲器里的高音就比較豐富。選用適當的阻值，便能取得合適的回授電壓，對普通的超外差式收音機來說，這種簡單的音調控制已很滿意。

## 超外差式收音機的裝置

**1. 線圈** 超外差式收音機所用的線圈，有很多國產成品可購，各廠的編號不尽相同，一般都附有使用說明書，可以依變頻管的類型和要接收的波段選擇。採用售品線圈比較經濟、省事和正確。但也不是說自己不能繞制。

根據本文所說的變頻電路，每個波段都包括一個調諧外來信號用的“天綫線圈”（圖 19 甲）和本地振盪用的“振盪線圈”，合成一套。振盪線圈又依變頻管的類型分為“回授式”（圖 19 乙）或“抽頭式”（圖 19 丙）兩種。收音機的波段增多，線圈的套數也要增多。

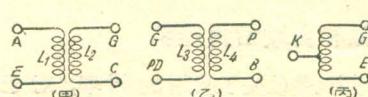


圖 19

這裡介紹兩套自繞的線圈，是配合 465 千週的中頻和每組電

容量為 360 微微法的國產雙連可變電容器使用的。但同樣適用於電容量為 500 微微法的新產品，只是低頻端的收聽範圍放寬一些。這些線圈都是用中規漆包線在圓紙筒上繞成。

**甲、中波廣播段線圈 (550—1,600 千週)** 各線圈筒外徑是 25 公厘。天綫線圈見圖 20 甲，L2 用 0.13 号線密繞 120 圈，距下面 5 公厘處繞 L1。L1 在繞制前，先剪兩塊外徑約 35 公厘的圓紙板，當中開一個直徑 25 公厘的圓洞，以便能套緊在線圈筒上為度，兩紙板間相距 3 公厘。

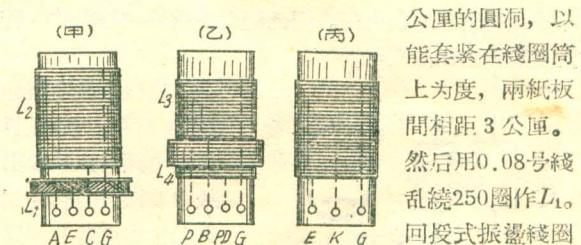


圖 20

然後用 0.08 号線亂繞 250 圈作 L1。回授式振盪線圈見圖 20 乙，先用 0.13 号線繞 92 圈作 L3，在 L3 下端約 1/4 处包几層臘紙，用同號線密繞 20 圈作 L4。抽頭式的見圖 20 丙，用 0.13 号線密繞 92 圈，在第 82 圈處抽一头。

**乙、短波段線圈 (8—18 兆週)** 各線圈筒外徑為 16 公厘，天綫線圈見圖 21 甲，L1 用 0.16 号線密繞 10.5 圈，距下端 1 公厘處用 0.31 号線間繞 10 圈作 L2。（下接 24 頁）




## 世界第一台半导体电子计算机

苏联计算机制造科学研究所最近制成了世界上第一台体积很小的半导体电子计算机“MH-10”式(见附图)。

这种计算机体积小到只占写字台面的一半，它的重量为四十五公斤，而电力消耗量只相当于一个二百瓦左右的电灯泡。由于半导体是十分耐用的，这种计算机可以用几万小时。

“MH-10”式计算机可以解高級数学方程式。用几台这样的计算机来同时工作，还可以解决更复杂的問題。

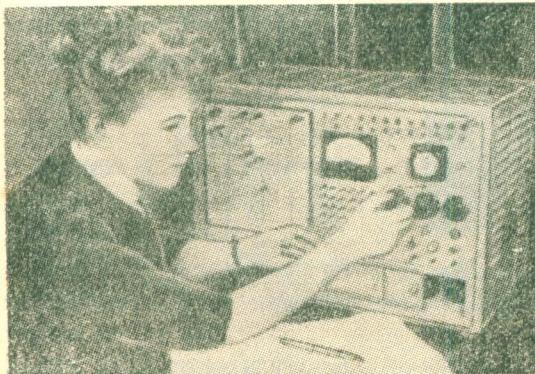以这种计算机的部件为基础，可以制造出包括操纵生产过程的机器在内的其它许多連續运算的半导体数学机器和計算装置。



新的红外线显微镜

不久以前，苏联科学院巴尔苛夫冶金研究所的电物理实验室，創造了新的红外线显微镜。它能够研究半导体晶体的均質

性，可以发现其中最細微的缺陷——松孔、杂质和裂紋。

新显微鏡的工作原理是利用紅外綫穿过不透明半导体的薄片(5—6/1000公厘以内)的能力，因此可以在特殊的光屏上观察半导体的内部結構。

红外綫显微鏡(見附圖)的輻射源是一只普通的白熾灯(4)，灯上复有濾光鏡(5)，濾光鏡只能使白熾灯絲放出的紅外綫穿过，需要研究的試件(6)放在光束道上。紅外綫穿过試件进入物鏡(7)，然后通过透鏡裝置(8)，借反射鏡(9)照入電子光学变换器的光电陽極(3)，于是光綫变为电子流。电子流的密度准确地相当於試件內部結構的真像。在同一变换器內电子的流动加速，然后落于特殊的光屏上。


光屏上試件的影像可以放大到600倍后觀察或者照像。(蕭傳谷)

## 世界第一个太阳发电站


苏联动力研究所，在亞美尼亞共和国阿拉斯基盆地，已作出世界上第一个太阳发电站建設工程的基本設計。这个发电站，是利用所謂太陽鍋爐

得到蒸汽，去轉動汽輪發电机發電。发电站有半徑約1000公尺的直形平坦場地，圓場中心的40公尺的高塔上裝有蒸汽鍋爐。場內有許多拋物面鏡，鏡的反射焦点都落在鍋爐上。鍋爐中的水受到太陽射綫熱力很快就轉變為蒸汽，而由蒸汽轉動汽輪發电机。

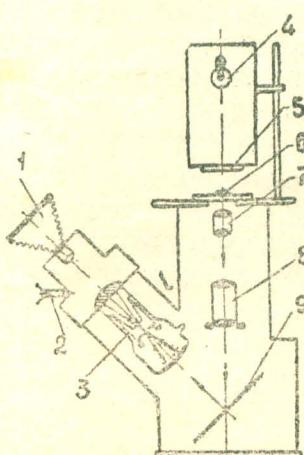这个发电站1000平方公尺的鏡面，在阿拉斯基盆地正常的晴天，將能得到功率1200瓦，每年就可以供給電能250万瓩时，設备效率約為35%。它將首先用于阿拉斯基盆地的农田排水和灌溉。(尚葉生)



(收羣)

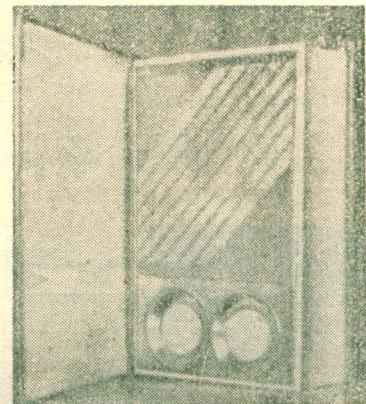

诊断癌腫的仪器

全苏医学仪器设备研究所的电气医学仪器試驗室已設計成功了一种利用超声波來診斷肿瘤的仪器；他們使用了一种特殊压电放射器將超声波导入病人的身体內。

这种仪器的結構和超声波探伤器相似。被检查的身体透過部分，其亮點影像投射到光电管的幕上。如果超声波的射綫遇到某一部分組織比周圍稠密时，例如癌腫，則部分的射綫被反射出来而通过适合的电子設備將它增强成为幕上的明亮斑点。根据幕上明亮斑点的特征能指示出肿瘤的部位和性質(恶性癌腫、良性肿瘤，袋瘤等)。


这新式仪器的可貴是在于能查察最初期的肿瘤，而在利用X射綫檢查时是不能發現的。这种可能性是由于超声波的灵敏度能达及体内組織密度的微差。

在不久將來，这新式仪器將进行临床試驗(佩文)。

## 指揮用發信机

照片中是一具小型的發指揮信号用的單邊帶發信机，工作在2公尺至4公尺的頻帶上，重0.7公斤，用手持很方便。

(廖忠恂)

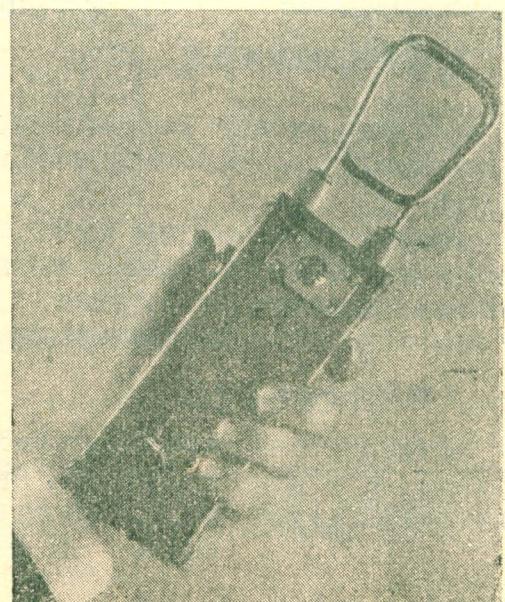

## “联欢节”收音机

大概很难全部猜到在你面前的是一台無線电收音机。

“联欢节”牌收音机是由列宁格勒科学研究所設計的，外形像一本美丽的皮面精裝書，其尺寸为174×122×45公厘，重約800公分。可以接收中波广播。机中有9个半导体三極管，鉄氧化天綫，电动揚声器，由袖珍手電用的KBC-Л-0.5型小型干电池供电。在一般的使用情况下电池能应用約3个月。

# 第一期为什么答案

## 为什么

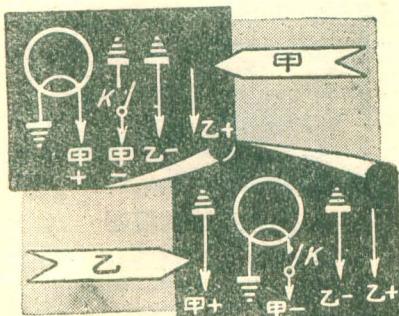


圖 1

一、圖 1 是电池收音机中的兩种甲电  
供电线路，是圖 1 甲的接法好呢，还是圖  
1 乙的接法好，为什么？

二、在圖 2 中，哪一种灯丝电路接法

圖 2

正确，为什么？（汪嘉宝）

三、有人做了一个电源变压器，他准备測驗一下初级线圈是否通，因此就把耳机线的一头和初级线圈串联在一起，线圈的另一引线用手按在一节小电池的负极，耳机线的另一头拿在手里与电池正极相碰（圖 3）。但是就在这碰的一瞬间，他的全身像被高电压电源电击了一下。只有 1.5 伏的电压为什么会麻电呢？（文）

四、碰到这样一种現象：当用一只电话听筒和一只一般的耳机，接到矿石收音机上时，如串联则耳机上听到声音很大，电话听筒上声音很小；如并联则电话听筒声音很大，而耳机上声音很小。为什么？（張坤）

五、如果用 5 伏交流电源去点燃 6.3 伏电子管的灯丝，电子管的寿命会不会縮短，为什么？（昌明）

圖 3

向无线电爱好者及专业工作者  
志介绍两本工具书

### 1. 無綫電工程計算圖表

苏联 B. M. 罗金諾夫著

顧国光 譯

無綫工程中的許多計算是很复杂的，有时得用很多繁杂的数学公式。计算图表是一种非常简便的计算工具，它能大大地缩短计算时间，对数学及理论较差的读者来说它更为方便。

这本图表中包括简单的自电阻、线圈、电容等元件的计算起至复杂的电路设计、网络计算及天线同轴线等的设备止，除有图表外，还附有详细的使用说明及例题，为无线电爱好者及从事无线电专业同志的一本实用工具书。

本書道林紙印刷精裝活頁 定價 4.50 元

### 2. 常用电子管电路手册

叶壽基等編繪

这本手册内收集了常用的世界各国电子管约千余种，其中包括我国最新北京电子管厂出品的十余种。为了初学者查閱及应用方便起见，每种电子管都画出它们的常用电路及各元件的数值以及主要参数。所以也是一本很好的工具书。

精裝活頁 定價 1.40 (二月底出版)

一、交直流兩用机大都应用 110 伏交直流电压作电源，若采用 220V 交流市电，必須用电阻或变压器将电压降至 110 伏方可应用。在旧式的交直流兩用机里，有很多是用阻力线降压的，所以进线有微温。当小明把进线换成铝线以后，直接接 220 伏，以致烧坏电子管。

二、一般的电池收音机均需接地线收音，以增高输入信号的电平。普通的线路内甲+乙-接机壳（地），把地线接到机壳上去。小梅香的收音机大概是把甲+接到机壳上了，所以把地线接到甲+时，外来输入信号电压内串有一个甲电逆电压，所以信号电平降低，不及接到甲-端声音大。

三、兩部都是自耦电源变压器收音机不要共用天线。如共用天线，当甲机火线接机壳、乙机地线接机壳时，市电就会通过兩机的天线线圈而短路（圖 1）。老刘和他的邻居收音机同时被烧坏，就是由于这个原因。

四、变压器初级的电压是与匝数成正比，而阻抗是与匝数的平方成正比，因此两个抽头间的阻抗，应按公式  $Z_x = (\sqrt{Z_1} - \sqrt{Z_2})^2$  计算。500 欧与 250 欧间应为  $(\sqrt{500} - \sqrt{250})^2 = 43.6$  欧。

五、垫圈电容器短路，使收音机 900 千週以下频段的振盪谐路电容过大，以致产生的振盪频率过低，与信号电流混频后，产生了比 465 千週还低的差频，所以在 900 千週以下就收不到电台了。垫圈电容器对于频率越高的电台，同步影响也越小，在 900—1500 千週段，垫圈电容器的影响减小了，即使近于刻度盘 900 千週处的电台向上移动，并略减声音外，对频率较高的电台几乎不变。垫圈电容器的容量过大，也会发生这种现象。

☆ ☆ ☆

• 30 •

無綫電



## 无线电问答

**张振黎问：**1.有一部長短波收音机，長波收音正常，短波一开就發生强烈的嘶声，何故？2.修理一部五管机，發現整流部分的第二个濾波用电解电容器打穿了，当时拆去不用就發生强烈的汽船声，把一个好的重新换上去才恢复正常，何故？

**答：**1.如果是6K8变频，采用售品线圈时，常有此毛病。可将短波段振盪屏线圈拆去2-3圈，嘶声就能停止。此外，振盪屏压或帘栅电压过高也有此毛病，可将降压电阻加大。2.濾波級的輸出电容器除有平滑輸出电压的作用外，还有退交連的作用。各管屏流的交流成份都經由它通地完成回路，所以它的阻抗越低越好，如果断路或干枯变值使阻抗升高时，各管屏流的交流成份就要經過低扼圈及前一个濾波电容器（即輸入电容器）完成回路，并在这个损坏的电容器上产生电压降加在前几个管的栅極，这种屏栅回授形成了低頻振盪，就是汽船声的来源。

**吴叙海问：**二管收音机用12SK7檢波27A整流，直接由220伏电源整流，濾波部分用8微法及16微法电容器各一个及低扼圈組成；后来低扼圈纏綫，便將兩端連起来照常收听，可是交流声很大，同时，整流管27A越燒越紅，其后白光一亮就燒斷陰極了，何故？

**答：**低扼圈被短路后，电容器并連成为24微法，在剛开电源的时候，要大量电流充电，整流管峰流很大，超过27A陰極許允的电流量，所以27A被燒毀了。在有低扼圈的时候，它可以限制一部分峰流。同时，电容器的容量也沒有并連那时大，因而不会發生故障。

**張世平问：**我有几个电池式电子管，欲加一个整流管做成交流收音机，用濾波后的直流电降压来燃点灯絲（整流管灯絲仍用交流电）可以嗎？

**答：**可以。一般售品交、直流电池三用式收音机就常采用这种方法，詳細的原理、計算、及具体裝置，請參閱本社出版的“超外差式收音机”一書內介紹的“特种电源收音机”。

**王学队问：**用日本UX-109裝一架單管机，乙电18伏，加上乙电后，毫無声音。但該乙电用于用电子管32裝的單管机效率却很高，何故？

**答：**UX-109是老式管，質量很差，而且一般都是已用过很久的旧貨，常不能使用。32是四極管，屏流很大部分决定于帘栅电压，故屏压略低时影响不大。

**熊远接问：**各种收音用电子管脚的接法如何？

**答：**請參閱本社出版的“收信放大电子管”及科学技術出版社出版的“收音式电子管特性”等書。

**胡思明问：**1.变频管1R5用美通554和556线圈是否可以？2.三用机放唱片如何接法？3.我国北京电子管厂产品1A2Π是否可以代替1R5？

**答：**可以。2.和普通的超外差机一样，在第一低放管的栅極及地綫接入电唱头。3.1A2Π的特性与1R5近似，可以換用，但屏压不能超过60伏，見本刊57年第8期封3特性表。

**王君安问：**一部五管机音量音質均好，收的电台也多，但有下列毛病：1.江苏台在度盤上有几个地方都可收到、2.有

时两个或三个电台同时在一个点上播音。何故？

**答：**1.是收到該台的副波，在大电台附近常有此現象。2.这种現象叫“像頻干扰”。例如在中頻为465千週时，要收听580千週的电台，这时本机振盪就为1045千週。如果另有一个1510千週的强力电台混入，也将与本机振盪的1045千週混頻成为465千週，于是两个电台就在度盤上的同一标度出現。其次是附近的强力电台混入变频电路，适与所收的电台频率相差等于中頻时，也發生这种現象。又本地振盪太强而有强大的副波输出时，如上例1045千週的兩次副波2090千週也可与1625千週的电台产生中頻而在同一点上收到两个电台。

（馮报本 馮煥然答）

**郭銀法问：**国产北京牌电子管的編号是根据什么規律編的

**答：**国产北京牌电子管的編号是和苏联一样的。电子管的第一个数字表示灯絲額定电压的整数值（如用1.2伏則寫1；用6.3伏時寫6），第二位是俄文字母。A表示变頻管；B表示二、五極复合管；Γ表示二、三極复合管；Д表示二極管；М表示銳截止五極管；К表示遙截止五極管；Н表示双三極管；П表示輸出五極或集射管；С表示三極管；Х表示双二極管；Л表示二極整流管。編号的第三位是数字，是序号，無特殊意义。第四位是俄文字母，表示管子的外貌；金属式沒有符号；玻璃壳用С字；指型管用П；最小型用Б；超小型用А；橡实管用М。

**胡榮金问：**我站一部150瓦扩音机，当播音时影响附近無線电收音机及电影队（它们都听到我站的播音），影响他们的工作，应怎么办？

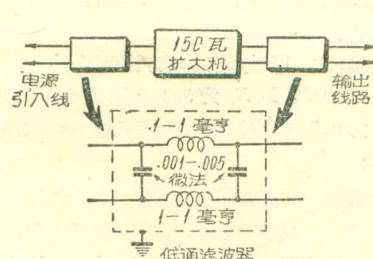


圖 1

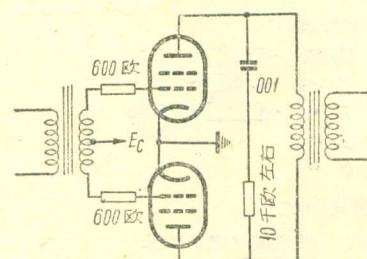


圖 2

**答：**可能是在輸出变压器內或輸出綫路中接触不良而發生火花；或者在輸出級中發生寄生高頻振盪。若系接触不良應檢查修復。若查不出，可在輸出綫路及电源綫路中加接低通濾波器（圖1）。若系高頻寄生振盪，可在末級推挽輸出管的柵極中各串联一只約600歐的电阻，在輸出变压器初級綫圈上并联一电阻和电容（圖2）。（沈成衡答）

**李平问：**为什么国产6L4Π电子管要有单独的灯絲供电綫圈？

**答：**如果6L4Π的灯絲与其他电子管的灯絲合用一组灯絲綫圈时，那么当6L4Π的灯絲与陰極之間的絕緣性受到高压的破坏而發生短路时，除了6L4Π的灯絲被燒断以外，其他四只电子管（指五灯机）的灯絲也同时被燒断，这就会造成很大的損失，所以最好給6L4Π單独繞一组灯絲綫圈。（啓明答）

# 本刊为统一线路图里电阻、电容 量单位表示法的启事

亲爱的读者：

本刊从创刊以来，对于线路图里电阻、电容量单位的表示方法很乱，有用欧、千欧、兆欧、微微法、微法的，也有用希腊字或拉丁字组合的  $\Omega$ 、 $K\Omega$ 、 $M\Omega$ 、 $\mu\text{uf}$ 、 $Pf$ 、 $\mu\text{f}$  的，对于读者学习上带来不少麻烦。为了克服这些缺点，使读者阅读方便，今后本刊的线路图除已经制成的锌版不便再行改动，以及个别译稿利用原文制版时，由于原图过小，不易更动另加註明外，特按照国产炭膜电阻和纸电容器上单位的表示方法并参照苏联线路图里电阻、电容量单位的表示方法，暂作如下统一规定试用，希读者们提出意见，以便改进。本刊编辑室

## 电阻数值的表示

1. 带有小数的，加单位（欧），以便与兆欧区别。如  $R_1=1.5$  欧，即  $R_1$  为 1.5 欧。

2. 1—999 欧，单位（欧）省略。如  $R_2=350$ ，即  $R_2$  为 350 欧。


3. 1,000—999,000 欧，用  $K$ （表示千欧）作单位，也可以如第 2 项不加  $K$  字，以欧作单位。如  $R_3=47K$ ，即  $R_3$  为 47 千欧或 47,000 欧， $R_4=200K$ ，即  $R_4$  为 200 千欧或 200,000 欧， $R_5=1500$ ，即  $R_5$  为 1500 欧。

4. 1,000,000 欧以上，单位省略，但加小数点和 0，表示兆欧。如  $R_6=2.0$ ，即  $R_6$  为 2 兆欧或 2,000,000 欧， $R_7=4.7$ ，即  $R_7$  为 4.7 兆欧或 4,700,000 欧。

5. 100,000—999,000 欧，可以用第 3 项方法也可以用第 4 项方法表示。如  $R_8=500K$ ，即  $R_8$  为 500 千欧或 500,000 欧， $R_9=0.3$ ，即  $R_9$  为 0.3 兆欧或 300 千欧或 300,000 欧。
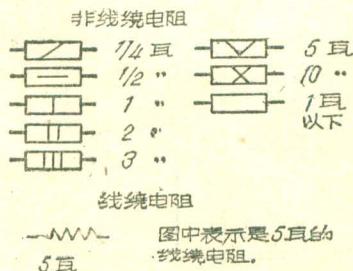
## 电阻功率的表示

非线绕电阻用符号表示，线绕电阻加註瓦数；既未加加註瓦数也未用符号表示的是 1 瓦以下的电阻，可以是线绕电阻，也可以是非线绕电阻。凡文中附图有用符号表示功率的，符号的意义如下：




## 电容量的表示

1. 带有小数的，加单位（微微法），以便与微法区别。如  $C_1=3.5$  微微法，即  $C_1$  为 3.5 微微法。

2. 1—9999 微微法，单位（微微法）省略。如  $C_2=200$ ，即  $C_2$  为 200 微微法。 $C_3=5000$ ，即  $C_3$  为 5000 微微法。

3. 10,000—1,000,000 微微法以上，单位省略，但加小数点和 0，表示微法。如  $C_4=0.05$ ，即  $C_4$  为 0.05 微法， $C_5=4.75$ ，即  $C_5$  为 4.75 微法。 $C_6=8.0$ ，即  $C_6$  为 8 微法。


1958 年第 2 期（总第 38 期）

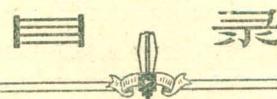

苏联的电视事业	陈贊鼎	(1)	
国际广播组织的电视标准		(3)	
无线电天文学	乔同生译	(4)	
人造卫星创造者荣获勋章		(6)	
负回授及其计算	张瑞恒摘译	(7)	
超外差式收音机本地振盪级的故障及 解决方法	李秉衡	金庚年译(10)	
音质优美的 6 管收音机	小英	(12)	
袖珍二灯旅行收音机	帅开阳	帅开诚	(13)
资料 156-A 收音机		(14)	
谈谈矿石机的线圈	冯报本	冯耀然	(15)
自制通表		田春融	(17)
如何测算电源变压器的圈数		周光熙	(18)
接长旋轴的方法	克羣	(18)	
对业余无线电爱好者的颂歌	张仁	(19)	
使用扩大机和有线广播机的点滴经验	范寿芬	(20)	
把上海广播器材厂 250 瓦扩音机改装 为定压输出		陈长波	(21)
如何防止小型电子管玻璃裂碎	孙正文	(22)	
收音机的寄生振盪	黎树森	(23)	
辨别耳机接线正负的方法	费震宇	(23)	
分频网路的简单设计	李啓新译	(24)	
金字塔形电烙铁架	周木杨译	(24)	
用霓虹灯做指示灯	晓唐	(25)	
用胶卷筒做隔离罩	徐俊业	(25)	
自制铁底板开孔手锯	超	(25)	
超外差式收音机一Ⅱ	冯报本	(26)	
世界之窗		(29)	
为什么？		(30)	
无线电问答		(31)	

封面说明：世界上最大的无线电望远镜——苏联普尔科夫天文台的分片调整面式的无线电望远镜，全长 130 公尺。这是根据 C. G. 海金教授的原理设计的，能用于更短的波长，并具有更高的分辨能力。利用这种崭新的强大的工具，天文学家将探索到宇宙的更多秘密。

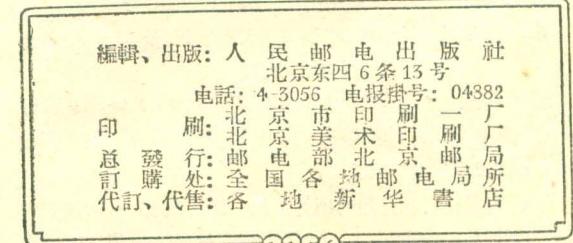封底说明：在国际地球物理年的第四个月里，苏联的科学研究院进行了宇宙线强度的观测。照片是莫斯科地磁电离层，电波传播研究所的主任工程师 C. 阿米扬托夫在检查观测用的无线电望远镜天线。



定价每册 2 角  
1958 年 2 月 19 日出版 1-80,080  
上期出版日期：1958 年 1 月 19 日

# 电子管放大因数、跨导和内阻计算图

