

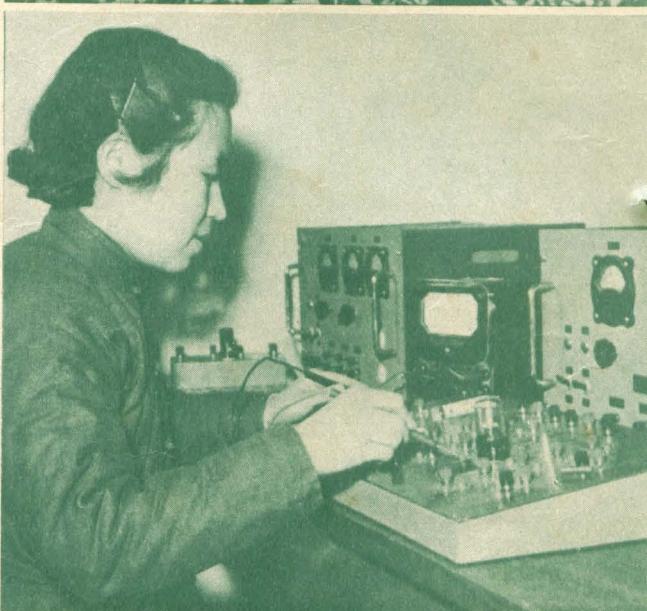


无线电 3
1958

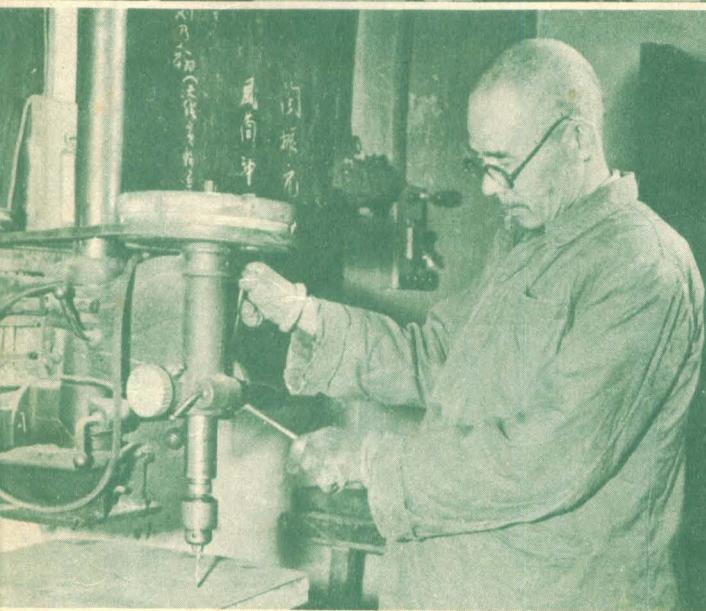

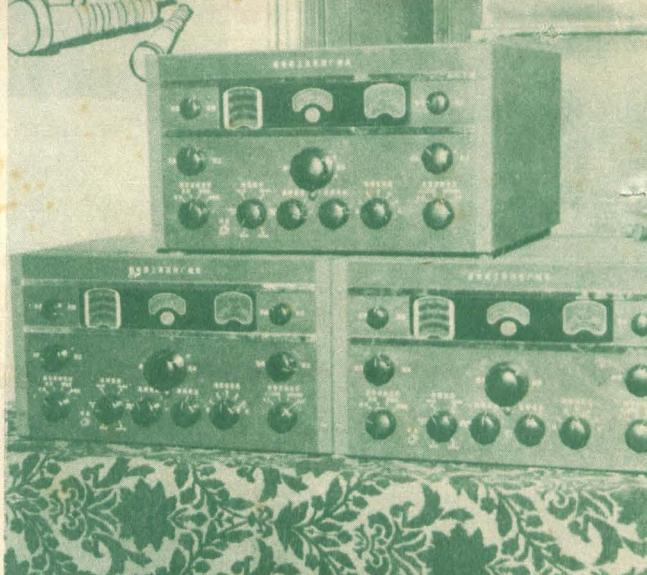


浪费与节约，促退和促进。

反对浪费提倡节约、精打细算把国家的資金用在最需要的地方，使一个錢能办更多的事，这便是社会主义的促进派；相反的大脚大手，把国家的有用資金浪费了，不能在社会主义建設中發揮应有的作用，就是社会主义的促退派。

浪费的例子——在反浪费高潮中，邮电企业中揭发了许多浪费国家資财积压貴重设备的情况。照片上左：是邮电部反浪费展览会上展出的被浪费了和积压了的无线电、电信器材，其中有买来就未用过的收發报机、測試仪器和其他器材，講解員正在告訴大家：“这两部小小的电桥就是多买的，共花去1548元”。照片上右：邮电部某厂为准备生产这样的14灯高級收訊机，做了许多准备工作，結果並未生产，白白浪费了国家37000多元的資金。 (柳岸攝)

节约的例子——清华大学无线电系实验室的大批仪器，都是师生、职工們自己克服了许多困难自行设计制作的，为国家創造了百万元以上的财富。照片下左：清华大学无线电系的許多仪器，都是在一間簡陋的小房子作出来的，这部小鑽床，还是七、八年前自制的“傳家宝”。照片下右：实验員李文华在进行試驗时所用的直流稳压电源，只用了370元材料費制成，节省外匯兩千多元。

(新华社記者傅軍攝)

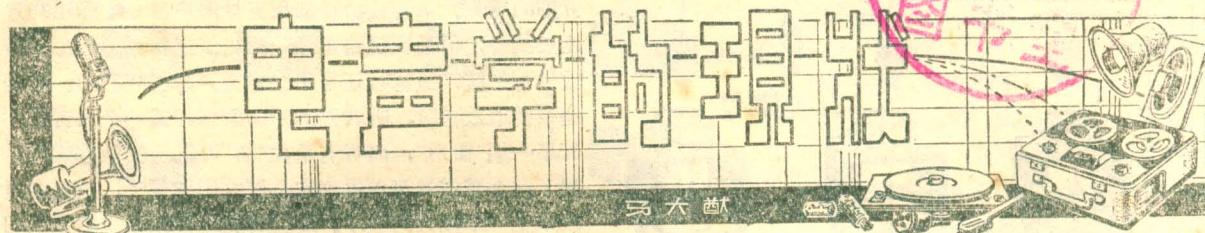

电声学是研究电声转换（把声能转变成电能，把电能转变成声能）和控制的一门科学。根据电声学的原理制成的设备包括换能器、录音器、放声器、扩声器和电声测量分析设备等。电声换能器按使用方法可分为传声器（话筒）、扬声器、耳机、电话机等；按工作原理每种都可以分为静电（电容）式、电磁式、电动式和压电（晶体）式等（传声器还有炭粒式，扬声器中还有离子式等型式）。录音器包括留声机、电影中的光电录音器、家庭、公务和广播中用的钢丝录音器和磁带（纸带、胶带）录音器等。放声器和扩声器（扩音机）包括礼堂、

戏院、电影院等中用的放声和扩声设备。在通信、广播、电视和电影中，电声设备都是不可少的，而且这些技术装备的工作质量最后大都决定于电声设备的好坏。电声学的发展还有很大前途，无线电工作者对它不可不注意。

人类对电声现象的認識是很早的，但从电声转换和控制的系統知識來講，这門科学还是在它的青年时代、

科学家对制备电声设备的第一次尝试，是1860年德国科学家莱斯的“德律風”（电话就是从这个字得名的），他仿照人耳的構造制成了一个原始的传声器（如圖1）在一張香腸膜后装一个金属触头（像人耳中的三

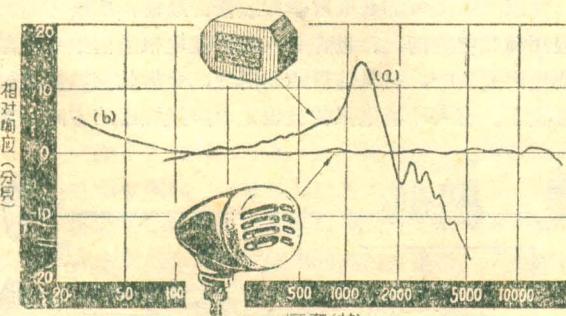


圖 2 傳聲器的典型響應圖
(a) 旧式簡單的炭粒話筒
(b) 現代電容式話筒

塊小耳骨），經精細的調整后可以有轉換的作用（利用兩塊金屬塊間接觸電阻的變化），不過調整非常困難。第一个成功的换能器是1876年贝尔的电话机。电声器件的大规模使用和科学技术上的严格要求，是1922年無綫广播事業开始以后的事。三、四十年来，电声学有了不少的發展，在电声设备的设计、制造和使用方面都有了充分科学的基础，质量也完全改观了。在三、四十年前打电话还是很費力的事，能听得懂已經算不錯了，無

綫电广播的情况也差不多，而电影呢，那时还是“哑巴”。这和今

天的国

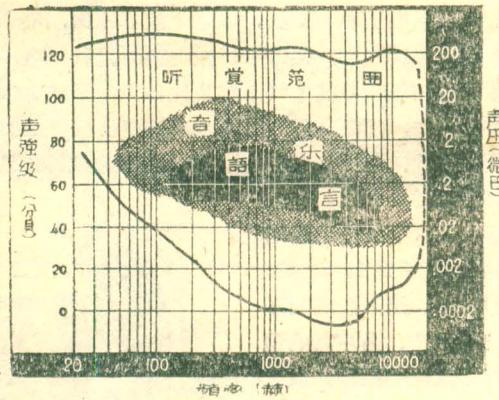


圖 3 听覺圖

际长途电话、高质量放音系统和宽银幕立体声电影等是多么强烈的对比呵！

今天的电声系統已經进入高存真度（許多国家简称HiFi）时代。我們知道任何声音的頻率都不是單一的，可以看成是許多不同的頻率綜合而成的，叫做“諧頻”，人类的語音和音乐都有很丰富的諧頻。声音的响亮程度由比較低的諧頻決定，但是它的清晰程度則靠較高的諧頻。早期的电话因为只能傳遞較低的頻率（1000周/秒或1500周/秒以下），所以即使声音很响也不容易听得懂。語言的諧頻在100到7000周/秒間，要想听得清楚，一个傳递語言的器件至少要有300—3000周/秒（或400—4000周/秒）的工作頻率范圍（各种語言的要求不同），这是近代电话机和电话线路的設計根据，在广播系統中要求还要高。音乐的頻率范圍比語言还要大，从几十到一万周/秒以上。一般青年人的听覺范圍大約是从15周/秒到兩万周/秒（圖3）。要能把可听到的声音尽量都反映出来，一个电声系統的頻帶至少要从30到15000甚至20000周/秒。这就是现代高存真度系統的要求，一切近代的傳声器、扬声器、磁带录音器、放音系統等都

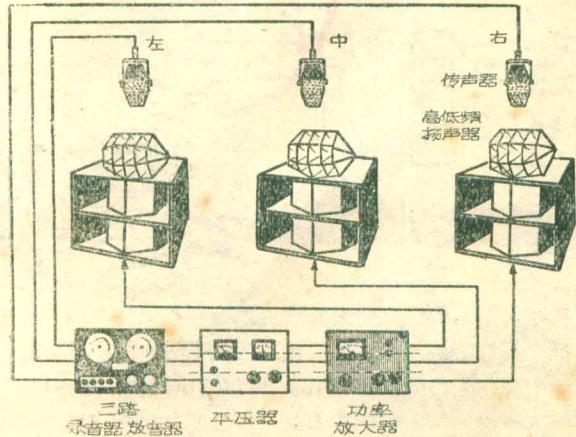


圖 4 高低音揚聲器和立體聲拾音、錄音、放音系統

是向這個方向發展。現在一個普通廣播電台的聲音播送可到 5000 周/秒，電影發音可達 8000 或 10000 周/秒，調頻廣播（和電視中的伴音）可到 15000 周/秒。

由於電子學的發展，電路理論的掌握，電子管或晶體管放大器的通過頻帶可以做得很寬。利用電聲學中常用的所謂機械系統電氣系統類比和聲學系統電氣系統的類比方法，把傳聲器的結構當成線路研究（如膜片的質量、彈性、膜片前的格屏、膜片後的共振和阻尼等），可選擇適當的聲學結構，也很不難把響應的特性提高到 15000 周/秒以上。揚聲器的問題比較複雜。揚聲器的發聲靠紙盆的振動。紙盆小時，低頻響應就很差；紙盆大時對高頻又有困難（引起發射的方向性，膜片振動不均）。一個揚聲器使用一個紙盆有效地發射 30—15000 周/秒的聲音是不可能的。在電影院中為了能放出高達 8000 周/秒以上的聲音常用高低頻系統，一個揚聲器發高頻率；另一個發低頻率（分界線為 400 或 500 周/秒），兩個揚聲器往往都連着喇叭筒，以增加效率（如圖 4）。在高存真度系統中也有時用三“路”系統。在小功率的放音系統中，常用雙紙盆揚聲器，兩個紙盆連到一個音圈上。一個大紙盆在低頻振動；一小紙盆（有時作成錐面，有時作成球面）發射高頻，這樣的揚聲器頻率範圍可能達到 100—12000 周/秒（如圖 5）。延長低頻範圍除了用大面積的紙盆外也常用低頻反相匣，把揚聲器裝在匣上，匣除了裝揚聲器的窗口外，還有另外一個開口，可以把紙盆後的低頻聲音投回到前面來。

電聲系統除提高存真度外，另一個重要發展是立體聲系統。在寬銀幕電影中，在大型音樂會的轉播中，

使用立體聲系統可以使聽者得到聲源（樂隊和演員）立體分佈的感覺。錄音或拾音都用三排傳聲器（實際用的常比三排多，但是在線路上還是相當於三排）送到放大器或錄音系統，放音時還是用三組揚聲器（如圖 4）。用普通單音道放音時，聽者得到的印象是好像一個大音樂廳開了一扇“窗戶”，而聽者是在“窗”外遠遠的地方收聽。用了三個音道就可以得到完全真實的感覺了，這是電聲技術上一個極大的進步。最近廣立體聲系統也有很大的發展，好些無線電收音機具有這種系統，並且還可用到大型放音工作中。這是採用兩組揚聲器，一組高音比較多些；另一組低音多些（或者相位不同），聽起來就好像是有些樂器在左边，有些樂器在右边了。

在戶外放音時，如果使用大揚聲器（大喇叭）不但各處強弱不勻，還要引起回聲的感覺，因為只要從兩個揚聲器到來的聲音先後相差到二十分之一秒以上，聽起來就可能像回聲。如果不用大揚聲器，而是用數目較多的小揚聲器（距離不超過 17 公尺或 20 公尺），聽起來就不但沒有回聲，而且還有置身於音樂之中的感覺。自从莫斯科農業展覽館大量使用這個系統以來，它的優點已經為大家所公認。在室內放音時也可以利用這個概念，分散地用幾個揚聲器來避免上面所講的“牆上一個窗戶”的效應。

在室內一種聲音從聲源出來，由於室內牆壁或其他物件的多次交互反射，使人聽起來覺得余音嫋嫋好像能持續好久，這種聲音的持續在聲學上叫做“混響”。在建築上追求一個建築物室內（大廳堂等）的最適當混響，常常費去工程師們不少精力。尤其在小房間內放音混響問題是比較麻煩的。因為小房間的混響時間很短（一般約為半秒），聽起音樂來不像在大廳中那樣丰满，因此增加人工混響也是電聲學的任務。人工混響有很多辦法，圖 6 所示是一個簡單的辦法。聲音一方面直接放出，另一方面經過 15 公尺長的彎曲管放出，就成為混響。有效的混響時間可以改變延遲揚聲器的強度來獲得。如果把这个原理和上面的立體聲和分散系統的概念結合起來，放出的聲音就更立體化了，或者說又增加了一度空間。

以上所談大都是電聲學在放音、通信、廣播方面的應用和發展的情況。也許有人覺得在電報通信中是不需要電聲設備的，這只是目前的情況，今后如何發展就很难說了。有人建議電報收發也走電聲換能器的方向。我

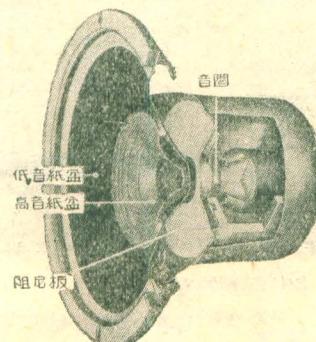


圖 5 双紙盆揚聲器

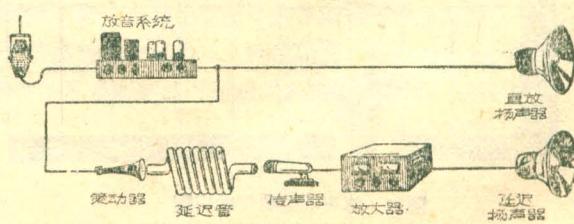


圖 6 混響放音系統

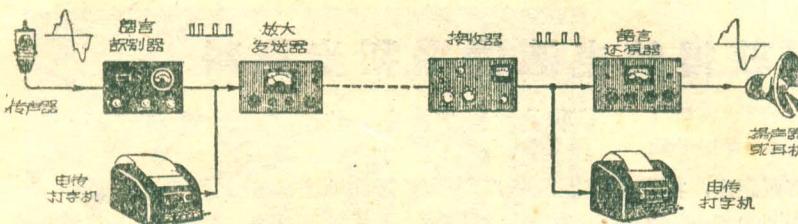


圖 7 声音打字电报

們現在打电报是把文字譯成电碼，变成电信号从綫路上傳到对方去，然后再把收到的电碼譯成文字，这是很复杂的系統，中間費时很多。如果我們能够在一端講話，用电声设备把話音變成电流变化，再經過适当的設備把語音电流轉換成电碼（見圖 7）。在接收的一端用相反程序，直接發出声音或在电傳打字机上打出字来，这样我們就可以把電話和电报統一起来，对电报說可以簡化手續加快傳遞速度，而傳送電話所需要的頻帶可以大大減少（因为傳送的是已轉譯后的电碼）。这种系統从目前的科学水平看是大有實現可能的。更有趣的是有人曾提出制造一种能接收声音信号并受这种声音信号的指揮而工作的机器，看来实现这种机器的可能性的大門也是打开了的。

以上是电声學現况的一个簡單的介紹，但是这个介紹却是很不完全的，例如用电声换能器發生人类听覺范围以上的聲音——超声波，就开辟了另一个天地。利用

超声波（有时也用可听声波）可以切鑽硬質材料（宝石、硬質合金、玻璃、半导体等）；可以鉗接難鉗的金屬（鋁、不鏽鋼等）；可以在冶金中改进金屬性質；可以在化学工業中檢查反应过程，可以在精密机械工業中清潔微細零件；可以在医药工作中檢查心臟、腦和其他器官，治疗風濕病

（还有可能用来治疗癌症）和制药；可在金屬和混凝土中探測缺陷等。利用超声波和可听声波在海中探測潛艇、船舶、冰山、魚羣等又是一个很重要的应用范围，所有这些应用都已成为專門学科（超声学、水声学），这里就不多介紹了。

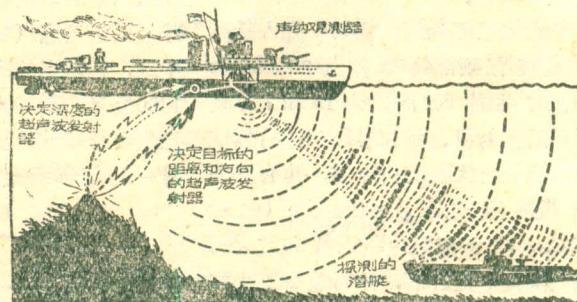


圖 8 超声波的一个应用——声納

听 不 見 的 声 音——超 声 波

听不見的声音——超声波是無綫电电子学中很有趣用途很广的东西。空气或其他物質振动就成声音。我們就生活在一个充满着各种各样声音的世界里。人的耳朶能听見声音，这是很平常的道理。可是人的耳朶并不是所有的声音都能听得見的。人的耳朶只能听見每秒振动16次到每秒16000次（或者說16000周/秒）的声音。振动次数再高些从16000到30000周/秒的声音人的耳朶就听不見了。这种听不見的声音就叫做“超声波”。

超声波虽然也是声音，但却和我們所能听得見的声音，有許多不同的奇異的性質。利用这些奇異的性質，人們制成了各种不同的工作机械和仪器。这些机械仪器几乎应用在所有的科学技术和国民经济和日常生活的范围。

超声波产生的方法很多，近代技术产生超声波的实用方法基本有兩种：一种是利用晶体的压电現象，一种是利用金屬磁化时發生伸縮变形現象。这两种方法主要都是靠频率相当于超声波频率的高频振盪器。产生超声波尚可用机械方法。

超声波的实际应用，約可分为弱超声波应用和强力超声波应用兩类。利用弱超声波特殊的有方向性傳播，反射和被媒質吸收的特性，能在水中测量目标的方向、

距离，制成魚羣、冰山、潛水艇、水雷、海水深度等的探测仪器。在固体中可以测量目标的距离，制成測驗金屬材料、工件、机件內和人体内部創傷的仪器，能测定金屬板構件如鍋爐、高压油箱、水箱、唧筒壁的厚度。利用它在媒質中速度变化和衰減的程度，可测定物質的性質，如彈性、分子構造等。

声音是一种能量的傳遞，利用强力超声波的高能量振动，可以作各种物質的化学处理、机械加工、医疗、洗滌等用。在化学工業上制造树膠、香水、化粧品、酒类、水泥、氧化物陰極材料、染色、制革、制药中都可利用超声波加速处理过程或简化工作。利用超声波可洗滌复杂的机器，和紡織品，除去金屬、玻璃、油类等中的气体，也可去掉空气或其他气体中的杂质、灰塵等。利用超声波可作硬質工件的加工，切割工作，可鉗接一般方法和鉗料所不易鉗接的金屬如鋁等。在医疗上可作生理激励、杀菌和增强組織的新陈代謝作用、牙科治疗等，甚至有用作治疗神經痛及癌等种疾病用的。

超声波因其特異而活潑的性質和易于产生、控制，在工业、科学、和日常生活中的用途是多方面的，跟着超声波的产生和控制方法的改良，其用途的范围將更为扩大。

由人造衛星获得的电波傳播初步資料

苏联技术科学博士，教授 A. 卡贊采夫

苏联第一颗人造地球衛星的發射，开始了一个新的紀元——宇宙飞行和星际旅行的紀元。

第一颗人造衛星的發射，为地球大气上層和我們星球周围宇宙空間的科学研究开辟了廣闊的前途。

这些科学研究最主要的方法之一，是接收由人造衛星上發射出来的無綫电信号。

大家已經知道，在第一颗人造衛星上裝有兩部頻率各为 20.005 和 40.002 兆週（波長約为 15 和 7.5 公尺）的發射机。参加对衛星进行無綫電觀測的有大批的科学站，也有許多

支援陸海空軍志願協會（简称 DOSAAF）的無綫電俱乐部和广大的苏联無綫电爱好者，同时也有不少其他国家的無綫电爱好者。

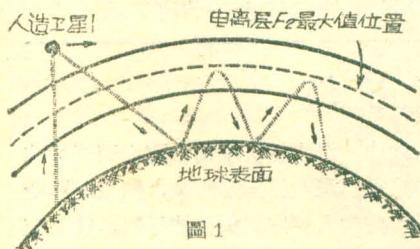


圖 1

当然，对获得的許多無綫電觀測資料进行加工整理需要很多的时间，它的結果將在适当組織之后發表。可以相信，它們將提供关于电离層上層部分的結構，关于無綫电波在电离層中的損耗和短波傳播的可能途徑的重要和有意义的資料。

接收衛星上的無綫电信号的初步結果表明，波長为 15 公尺的信号可以在很远的距离上收到，远远超过了

人造卫星

电离层F2最大值位置

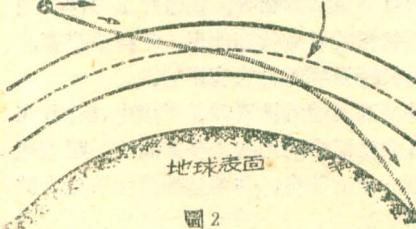


圖 2

直視距离，在許多情况下可以达到 10,000 公里。对远距离接收这些信号材料的研究，無疑的，会給有关短波傳播的可能途徑帶來很寶貴的資料。

从衛星上發射出的短波信号其傳播情况是怎样的呢？

苏联的第一个人造衛星軌道的近地点（它的最低点）位置是在北半球，而远地点（轨道的最高点）在南半球，远地点的高度离地球表面約达 1000 公里，所以在南半球衛星是高于用来反射短波無綫电信号的基本电离層—F₂ 層而运动的。

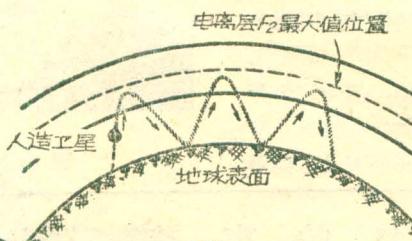


圖 3

至于說到北半球，在那里却产生了特別有趣的短波傳播条件，在某些時間內，第一颗衛星比电离層 F₂ 最大值的位置还高，而有些时候比它低，还有的时候接近这最大值的位置。如果衛星的位置比 F₂ 層高，那么無綫电波便从电离層上面穿过它整个的厚度而落到地面，再从地面反射，并且繼續以一次或多次由 F₂ 層反射的方法傳播，在这个区域中，F₂ 層的临界频率有足够大的数值（圖 1）。也有这样的可能，就是，从上面以傾斜角度进入电离層的無綫电波，由于在其中受到很大的折射，因而能够傳播到几何直視距离以外（圖 2）。

如果衛星位于 F₂ 層最大值之下（圖 3），并且从地球被太陽照射的区域向着觀測地点接近，波長为 15 公尺的無綫电信号便能够从衛星到达接收点，它們起初（即当衛星离接收点很远时——譯者註）是連續的由 F₂

層和地球表面反射，而后（即衛星接近接收点时——譯者註）是以直接傳播方式到达的。如果衛星經過觀測区域上空，然后向着地球未被太陽照射的区域离去，那么，这一信号的接收在比較短的距离上便中断了，这一距离即为直視距离的边界。在許多情况下也觀測到了不相称的接收情况。如果衛星的位置在 F₂ 層的最大值附近，那么便能够为形成無綫电波导（大气波导——譯者注）建立特別有利的条件，这种波导能使無綫电波傳播到很远的距离（圖 4）。应当指出，实际上与沿着最短距离从衛星到达觀測地点的信号同时，还有时候收到繞过了地球一周的信号（环球回波）。曾經有人在 15 公尺波長接收到这种环绕地球的無綫电回波，例如，10月 8 号 0 点 07—08 分就被最有經驗的短波無綫电爱好者之一，莫斯科的 I. H. 普羅卓罗夫斯基收到过。

至于波長 7.5 公尺的电波，根据已有的材料可以断定，虽然在个别情況下由于 F₂ 層在白天時間內 临界頻率的数值很高，使这种电波能够按照短波傳播的規律傳播，并且超出了直視范围，但是在一般情況，正如大家所熟悉的，还只能在直視范围以内接收到。

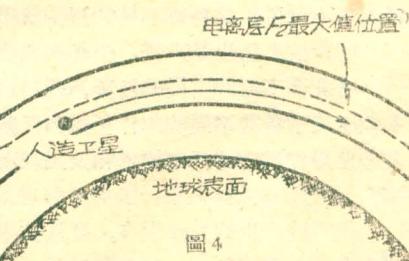


圖 4

衛星所在位置的相对高度和在同一瞬间 F₂ 層最大值的真实高度确定以后，分析这一時間的無綫电波傳播条件，便可以对电波用什么方法傳播作出結論。（石麟譯自苏联“無綫电”雜誌 1957 年 12 期）



音調控制在电声设备、广播设备、高级收音机中应用很广，它可以使音乐动听，语言清晰，提高传输的真实度，增加改变频率特性的灵活性。

听觉与音色有什么关系

声音的三个要素是响度、音调和音色。响度就是声音幅度的大小；音调就是基音频率的高低；每一个声音都有波幅最大的基音和许多谐波，语言和乐器的谐波成份都不相同，我们所以能辨别出演奏各种同样音调的乐器是小提琴或钢琴，就是因为各种乐器发出的声音里所包含的谐波成份不同，这样就构成了各种声音的音色。

人耳对于不同的音色虽有辨别力，但就听觉本身来说还是有一定的畸变存在着，对于在同一音压下的不同音调具有不同的灵敏度。人耳对中音（500—4000週）的感觉最灵敏，低于或高于中音的音调感觉较差，特别是低音的感觉比高音更差，所以往往在音量降低时便感到低音缺乏。例如，同是100分贝音量水平的100週和1000週的声音听起来一样响，但当音量水平降低到40分贝时，100週的声音就比1000週轻24分贝，如果要维持一样的轻响，100週的声音就只能降低到64分贝。高音的情形也是这样，不过没有低音那样严重吧了。

每个人对高低音的感觉是不同的，就是我们两个耳朵的听觉也都有显著的差别。同时音色的好坏也并不是绝对的，某人喜爱的音乐对另一个人来说可能就感到并不悦耳。高音过强了，音乐就感到刺耳，嘶哑、嘶嘶声等噪音；高音弱了就感到沉闷，语言不易听清。往往在听音乐时低音加强一些可以显得柔和，在听京剧时高音加强一些就显得清脆。

频率响应对音色的影响

频率响应对音色的影响好坏占据了重要的地位。有人做了一种试验，证明在正确选择频率范围的上下边界时，频率范围越宽音色越好。例如频率范围50—10000週时是很好的，70—7000週和100—5000週都还好，甚至50或150到3500週的范围也还能算满意，而200—10000週却感到不好，原因是低音相对的不够。所以频率范围高边线与低频边线的乘积适于选在450000—600000间，这时的高低边缘频率称为平衡边界。当然，

过狭的频率范围（如像200—2500週）音色是不会好的。

音色与频率曲线的形状有密切的关系，有时频率曲线很不平坦，或者就是存在着很大的频率畸变，但听起来感到音色仍然是很优美的，这就是由于上述听觉本身就存在着畸变的缘故。通常音色畸变要等到频率畸变超过一定范围时才能感觉到。所谓音色畸变就是由于四种频率畸变引起的：高低音的提升和衰减，频率曲线的尖峰和深谷。

频率曲线高低音两端很陡峭的截止，比慢慢地衰减音色要好些。所以从经济的观点看，我们希望得到近于U形频率曲线，而不必去单纯地追求频率范围的加宽。同时在频率范围内最好尽量平坦，即使有提升也不宜提升过大，而在高低音两端同时有提升倒是可以增进音色的。

频率曲线上有很大的尖峰或深谷就要使音色变坏。中音时由于人耳较灵敏，影响较大，有时会使字音的特性发生改变；高低音时影响较小。但高音时出现过大的尖峰会产生嘶声或嘶声，低音时出现过大的尖峰会生隆声。一切峰点和谷点都是不希望有的，所以频率曲线要尽可能少波动。

音调控制器的作用

在收音机和放大器中，频率曲线不一定是十分理想的，许多电声元件，像微音器、拾音器、扬声器等，都存在着频率畸变，并且会产生尖峰。例如动圈式微音器、晶体拾音器在6—7千週时有尖峰，而扬声器频率曲线的波动更大。在电路中也存在着频率畸变，例如谐振电路、中频变压器的耦合程度都要影响频率范围，在选择性很高时截去了很多高低音。又如在低频电路中电子管的极间电容、交连电容器所呈现的阻抗等，都要影响高低音的强弱。音调补偿就是在电路中加入电抗性元件产生一些提升或衰减，用来弥补以上这些缺陷，修正频率畸变以减少这些缺陷造成的严重性，使复合的频率特性近于平坦。

音调控制除了音调补偿作用外，还能任意变化频率响应，以补偿人耳听觉的缺陷。正是由于人耳对音色的鉴别力每人每种节目都不相同，就要求音调控制做得可以随心所欲地灵活调节，并且有时故意人为地使频率特性带入一定的频率畸变，使声音更为动听；有时阻截频率特性的两边缘频率使响应较为平均。音调控制与自动音调补偿也是不同的，后者附属于音量控制器上，只是补偿音量降低时人耳对低音感到不足的缺陷。

要避免采用电感线圈作为音调控制器的电抗性元件，因为电感线圈笨重、价昂，易感受交流声，并且任何铁心的电感线圈，电感量随外加电压、频率和流过的直流电流而变，所以常用RC音调控制器。

RC音调控制器

用RC电路来调节音调，主要是利用电容器的阻抗

隨頻率增減而減增的特性。有時用開關選擇不同數值的電容和電阻來改變電路的響應特性，有時改變電位器的阻值來改變電路阻抗，而達到連續改變頻率特性的目的。

簡單的控制器是由電容器和電位器串聯組成的二端網路，這種控制器不能真正的提升低音，而只是阻塞高音來達到提升低音的目的。因為它簡單，所以還能採用。

高音和低音的音調控制，最好能有分開的調節，調節時又要沒有相互間的聯繫，並且能平滑地改變頻率曲線。

作者曾搜集了數十種音調控制器電路，覺得音調控制器最宜裝在級與級之間，並且由四端網路組成的較為理想。裝在負回授網路中的音調控制雖然有效，但對原放大器的穩定度要求很高，調節範圍由回授級數所限制，有時因調節範圍过大，或因裝置欠佳，易使相位特性改變而引起怪叫。利用改變第二級中頻變壓器線圈的耦合程度，可以很好地調節頻率通帶，與高音控制器機械連結後可以得到較好的高音調節。

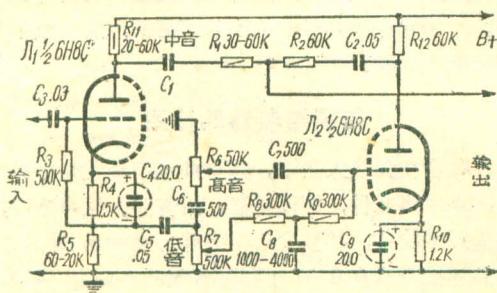


圖 1

最有效的音調控制器是經過RC選帶濾波器把高、中、低音分成三路分別放大，圖1就是這種線路的變形。適當選擇R₅與R₁₁的比值可以確定中音電平和調節範圍；並且R₅愈比R₁₁大，高低音的提升也就愈大，R₁、R₁₁、C₁和C₈的數值可以在收聽時改變，求出最適宜的數值。這個電路中電子管的放大量正好用來彌補網路的衰耗，所以實際上沒有什麼放大作用。圖2的電路約有50倍的放大量，它的頻率特性曲線見圖3。

用比較複雜的RC修正網路組成的音調控制器可以使頻率特性曲線光滑地變化，可稱是滿意的，如蘇聯“列寧格勒-50”、“里加-10”、“留克斯”、“愛沙尼亞”牌收音機中所用的（圖4）。圖5是這類調節器的典型電路，低音控制器由R₇、R₅、R₈、C₅、C₆組成，高音控制器由C₃、R₆、C₁組成。圖6是它的頻率曲線。調節R₅能使低音產生衰減（旋到下面位置時）或提升（旋到上面

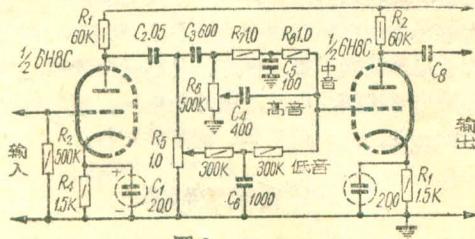


圖 2

位置時），調節R₆能使高音產生衰減（旋到下面位置時）或提升（旋到上面位置時），中音強度受到這兩個電位器旋動的影響而變動的範圍很小。

現在我們來解釋這種音調控制器所以能發生衰減和提升的原因。

在圖5里，當低音控制器R₅旋到最低位置時C₆短

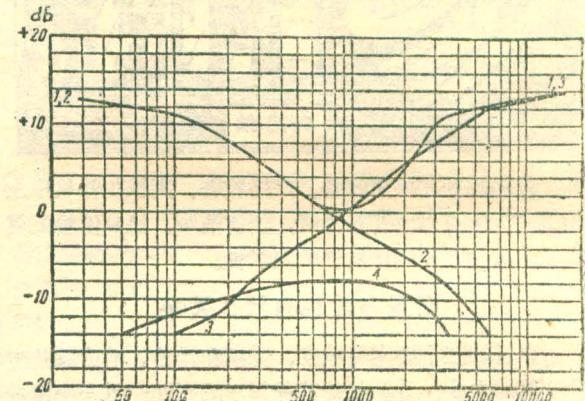


圖 3

路，通過R₆加到J₂柵極上的是並聯在柵陰極間阻值很小的電阻R_s上的電壓降，而和柵極串聯的是R₇、R₅和C₅。由於R₅很大，高音和中音主要依靠C₅通過；對低音來說，音調愈低，C₅的阻抗愈大，愈難通過，而另一條路又是阻值很大的R₅，所以低音衰減最大。如果R₅旋到最高位置把C₅短路，和J₂柵極串聯的只有R₇，R₇不隨頻率而增減，和柵極並聯支路的阻抗由於R₅、C₆的加入而增大，C₆和C₅一樣，對低音的阻抗遠較對高音的阻抗為大，因此，相對地說，加到J₂柵極上的低音比高音和中音為大，低音得到了提升。

高音控制器的情形，R₆在最低位置時，和J₂柵極串聯的是C₃和很大的電阻R₆，C₃的作用不顯著，並聯的是C₁，音調愈高，它的阻抗愈小，加到J₂柵極上的電壓愈小，高音被衰減得最大；R₆旋到最高位置時，加到柵極上的是R₆和C₁兩端的電壓，C₁的作用不顯著，音調愈高，愈易通過C₃，這時高音提升到最大。

當R₅、R₆旋在中間位置時，作用就介於最大提升和最大衰減之間。通常電位器旋向最高位置的85%（這個位置要看電位器兩端對稱連接的兩個電阻或電容器的比值而定）時，高低音和中音的響應相同，這時頻率範圍又寬又平。

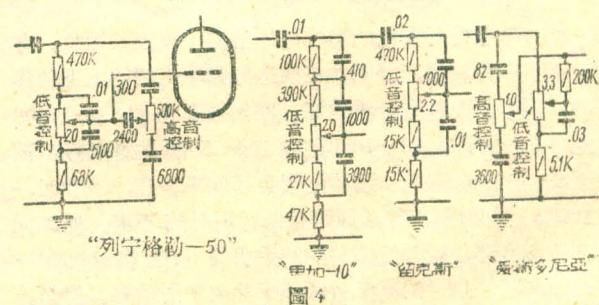


圖 4

在实际应用时，选用圖 5 所示的数值并不一定最适当，原因是：使用的扬声器特性各有不同，木箱和房间的声学特性不同，放大器或收音机其他电路的频率特性也不相同，总的特点就不会完全一样，所以零件数值最好还是试听后再来修正。

电位器两端对称连接的两个电阻或电容，它们的数值都有一定的比值。当需要提高提升或衰减的陡度，即急剧的变化调节范围时，可以改变 C_1/C_3 或 C_6/C_5 的比值，增大比值则升高提升，减小比值则衰减。中音电平可由 R_7, R_8 的比值决定。如果 C_1/C_3 或 C_6/C_5 的比值太大，也会增大中音的衰减，并使中音的波动增大，所以不宜超过10。如果提升或衰减还不够，那么可以连接两个同型的控制电路。

选定 C_3, R_7, C_5 时，应该考虑到这网络在中音段的输入阻抗不能过低，免使上级放大管过荷而生非线性失真，或过多地降低了放大量，所以在电位器旋到任何位置时，输入阻抗的最小值应该比并联在网络输入端上的阻

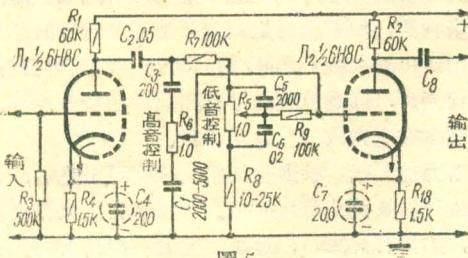


圖 5

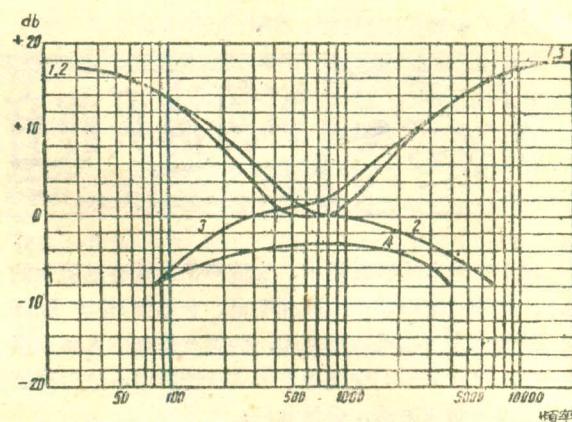


圖 6

抗大10—20倍。同时，为了使下级电子管的输入电容 C_0 不致影响到修正性能，输入阻抗的最大值应该比 C_0 在高音时的阻抗还要小些。

最后要指明：由于加接了这种控制器，就要添增放大级来弥补损失。在希望增大调节范围时，也要考虑到放大器是否有足够的放大倍数和电力的储存量，例如中音输出1瓦时，在某频率上要提升10分贝，放大器就要输出10瓦，这时放大器可能会过负或产生大量失真；如果在某频率上要衰减10分贝，输出就只有0.1瓦了。相反，在最大提升10分贝时要有1瓦输出，中音就只有0.1瓦了，所以没有足够的电力储存量就只好减少调节提升范围。

試制利用負阻效应变頻器

甄健民

最近根据本刊1957年11期“利用负阻效应作本地振盪电路的变頻器”一文改装了我的收音机，效果很好，现将改装过程写在下面，以供参考。

我的收音机原来的广播波段收音良好，但两个短波段收音效果不好，主要原因是本地振盪不强，经过几次修理也未奏效。因此按照负阻效应的原理改装，试验的程序如下：

1. 首先试验广播波段(线路见图1)：

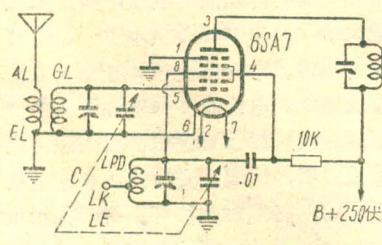


圖 1

我原来是用 LUX 830 线圈（当然其他线圈也可以，只改变一些接线就可以了），先不用波段开关（以免接触不良发生故障），按图1线路接好，原接阴极的 LK 点空着不接。开始时帘栅极的电阻用 50 千欧，但帘栅极电压只有 30 伏，因此振盪太弱。后将帘栅极电阻改为 10 千欧（1 瓦）振盪就加强起来。同时，为了节约零件，取消了阴

极电阻和旁路电容器以及自动音量调节的零件（如果阴极加上 300 欧的电阻和 0.05 的旁路电容器将更稳定）。2. 然后将各短波波段也分别做了试验。线路见图 2。这样一来，不但不需要再作同步调整，也提高了短波段的效率。

按照这个线路改装以后短波的效率大增，全度盘起振，收音也很稳定。但广播波段按上天线后选择性稍差，取消天线则很好。

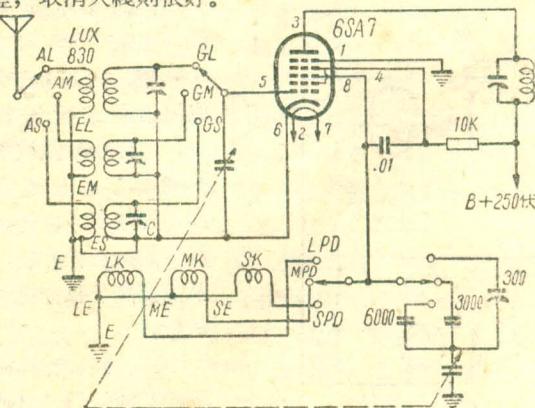


圖 2

如何消灭收音机里的交流声

錢壽岩

在用交流电的收音机中，交流声是比较容易發生的故障。有些交流声發生的原因明显，容易發現容易修理；有些交流声很难找到原因，裝置及修理的人感到很伤腦筋。現就一般的交流超外差式收音机中，發生交流声的原因及消灭方法，分述如后：

1. 整流級 最常見的交流声發生原因，是濾波前后的电容器使用日久，电解質电容器內电液干燥；电容量日漸減退。圖1中 C_1 除作整流后濾波以減輕交流声外，如电容量大，尚可以提高整流后输出电压。故 C_1 电容量够大时，不單減低了交流声，而且可以加大音量。 C_1 干枯或开路后，交流声显著增加；甚至压住信号無法收音，同时高压也必定低落。 C_2 系濾波输出电容器，除对整流后脈动直流發生濾波作用外；同时也是中間頻率及低頻率的通路（有高放級的多有退交連电路，高頻另有通路）。 C_2 电容量够大时，可以使声音清晰动听。如 C_2 干枯或开路时，不單有交流声發生，甚或發生汽船声或叫声，但高压并不低落。檢查上述兩电容器是否干枯或开路，可用一个新的 8 微法或 16 微法电解电容器并联一試。如交流声或汽船声消灭，即證明原电容器已失效，可另换一新电容器。如为开路即应鋸好。

有些收音机为提高音量，往往自 C_1 处接出高压，經输出变压器接至强放管屏極。其余各管高压及强放管帘柵电压，自 C_2 处接出。（如紅星牌 505-1 型、504 型）这样有兩個好处：

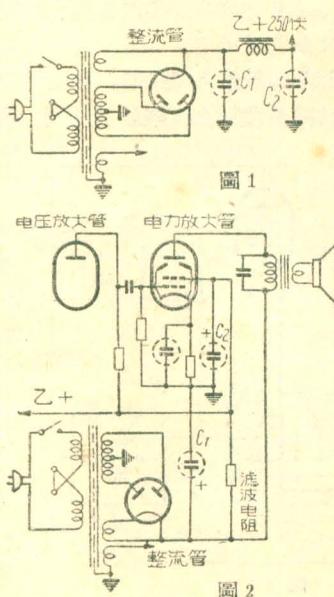


圖 1

一、 C_2 处输出乙电流少些，（仅全部乙电流的 $\frac{1}{3}$ 左右）濾波扼流圈用綫可以細一些；如用电阻濾波，电阻功率数可以小一些。在 110 伏交流直流通用式收音机中，这样接法濾波部分通过乙电电流很少，降压不大；还可提高前級各管屏压，从而提高了收音机灵敏度。

二、强放管屏極直接整流管灯絲（或陰極）。音量可以大

些。如圖2。

这种接綫法缺点就是交流声大一些。如交流声过大时，可以換

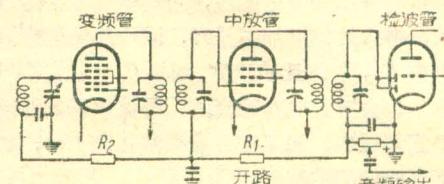


圖 2

一負荷电流較大的濾波扼流圈，并把强放管屏極經輸出变压器改接至 C_2 处。用永磁式揚声器的收音机，濾波扼流圈局部或全部短路，交流声增加，可測量扼流圈直流阻力来判断。如不能确定交流声是否發自濾波部分，可把輸出变压器次級（音圈）暂时短路（时间要很短）；如仍有交流声，即是濾波部分有問題；如毫無声音，则交流声發生在电力放大或以前各級。

2. 电力放大級 輸出变压器次級临时短路后，如果没有交流声，無疑是前級故障。可將电力放大管柵極电
阻短路，如仍有交流声，可确定交流声出自电力放大級。
放大管柵極电阻不易变值，即或变值对于收音影响也很小。只有开路时才有交流声，同时柵極失去控制，屏流增加；輸出变压器初級降压加大，屏压及帘柵压相差較正常时为大（約 40—60 伏），輸出变压器的溫度也較正常时为高。可用一完好电阻与电力放大管柵極电阻并連一試。如交流声消灭，屏压正常，即證明該电阻开路，可重新鋸好。电力放大管陰極与灯絲間漏电，或电子管陈旧，金屬式电力放大管漏气，都能發生交流声。可以用同号新电子管换上試一試。

3. 檢波及电压放大級 电压放大管的柵極电阻及交連电容器，如感应到交流声，經放大后揚声器中交流声極大。电压放大管柵極所需的音频推動电压，多自电位器引来，兼控制音量大小，所用引綫必須用金屬隔离綫，并把金屬外皮妥善接地。零件位置也要仔細考慮，放在感应交流声最小的地位。电位器多与电源开关在一起，电源进綫对于电压放大管柵極交連电容器的感应尤要注意！有时更换电位器后，出現了交流声；多半是电源进綫挨近了交連电容器，必須設法移开。有时掉换电位器后，未將电位器和电源开关中間的金屬隔离部分接通底板，也容易引起交流声。

自動音量控制回路中的电阻 R_1 开路时，同时会使被控制的前級电子管柵極开路（如圖3），也能产生交流声。可用同值电阻并联一試。檢波及电压放大管陈旧后也能發生交流声，可用新管换上試試。控制音量的电

位器接触不佳也会出現交流声，这是極容易檢查出来糾正的。

4. 其他 室外天綫与电源綫太近而且平行，也能感應交流声。应移开。

有时揚声器內有播音声时有交流声，無播音时沒有交流声，这种故障叫“調制交流声”，是由电源調制而来。多因电源进綫滤波电容器开路，或电源变压器靜电隔离开路；变頻管陰極和灯絲間漏电也發生調制交流声，可以檢查进綫滤波器或換一变頻管一試。有时底板

生銹，各接地点接触不佳，通路堵塞也能發生交流声。把接触不佳的地方找出来后，重新鋸过即可解决。

此外用直热式电子管作电力放大的收音机，电子管虽經過特殊設計，灯絲較粗，如用交流电燃点，終嫌交流声較大，这种交流声不易消除。

交流收音机，一般不可能把交流声完全濾淨，只要我們距收音机一、兩尺外听，不太觉得有交流声，也就就可以了。

談談收音机里几种主要零件的选择

耿長庚

交流外差式收音机中，除电子管外，电源变压器、揚声器和中頻变压器是比较主要的零件。現在談談这几种零件的选择方法。

1. 通常一个5灯电源变压器，連鐵心損耗和銅綫損耗在內，大約要消耗50瓦电力。它的鐵心一般用“舌”寬28公厘左右的硅鋼片或鐵片，疊厚38—50公厘。鐵心用硅鋼片的，要比用鐵片的好一些。因为硅鋼片的導磁率远較鐵片为高，同样大小的鐵心面積，用硅鋼片所需的每伏圈数便远比用鐵片的少，效率要高些。不过，每伏圈数太少了也有缺点，因为这样变压器的励磁电流較大。励磁电流就是当变压器次級完全不接負荷时，初級所需的交流电流。这种电流，越小越好。励磁电流太大了，用电費，容易發熱，而且，还要影响次級电压的准确度，具体地表現在負荷加上以后，次級电压降低很多。所以，在选择的时候，最好在电源变压器初級，串接一只交流电流表或者一只瓦数小的（如5瓦）灯泡

（圖1），看一看它的励磁电流。励磁电流越大，灯泡越亮，变压器的質量也就越差。根据經驗，最好的5灯电源变压器，励磁电流約有35毫安；最坏的可以达到200毫安。

此外，电源变压器經過凡立水浸泡，然后再烘干的，不但絕緣和防潮力較強，而且还可免除鐵心的“嗡嗡”声。經過这种方法处理过的，外表都有一層膠狀物，很容易識別。再就是靜電隔離層也很重要，如果沒有这种裝置，很容易引起“調制哼声”（即每逢調到电台信号时，就有交

流哼声）。凡有这种裝置的电源变压器，都有一条尾巴綫夾在变压器

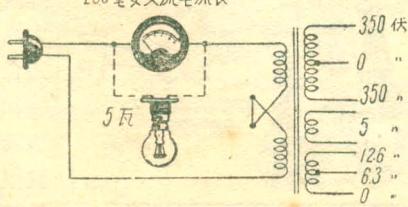


圖 1

的頂蓋和鐵心之間。

2. 較新式的收音机，揚声器（圖2）都是电动式的。电动式揚声器有永磁式和勵磁式兩种。永磁式的固定磁場是由永久磁鐵产生的，而勵磁式的磁場，是依靠一个勵

磁線圈通过直流电流来产生的。这两种揚声器，后一种价格虽比較便

宜，但勵磁圈的溫度会隨使用時間而升高，电阻增大，減少了磁通密度。所以，效率比不上永磁的好。

可是，一般5灯交流收音机很多采用125公厘的勵磁揚声器，主要是利用它的勵磁圈作为濾波扼流圈的緣故。勵磁圈的直流电阻一般約1500—2000歐，如果再低，不加大濾波电容器的容量，就会使濾波不純，影响收音机音質，引起失真。

在交直流兩用收音机中，由于省去了电源变压器，整流管屏極是直接110伏交流电压的，所以，整流出来的直流电压較低。此时，如仍用勵磁揚声器，那么經勵磁圈降压后，电压更低，严重地影响收音机的音量。因此，交直流兩用收音机多数用永磁揚声器，另外用500—1000歐的电阻作濾波元件。但如整流管屏極直接220伏电源电压，用勵磁揚声器效果也很好。勵磁揚声器多附有輸出变压器，但一般和6V6匹配使用的輸出变压器，不能配合交直流兩用机的强放管如35A5、35L6、50L6等。將就使用效果不好。

揚声器的永久磁鐵（圖2丙）的磁力要大。紙盆邊緣的折摺（圖2乙）要軟。用手指彈紙盆（圖2甲），如果是“蓬蓬”声，音質一定柔和；如果是“破破”声，音質一定生硬。

另外，用兩手大姆指，在紙盆直徑上相对的任意兩点上輕輕往下压，音圈（圖2丁）不应和磁鐵相碰。

3. 中頻变压器是外差式收音机里特有的一种零件，

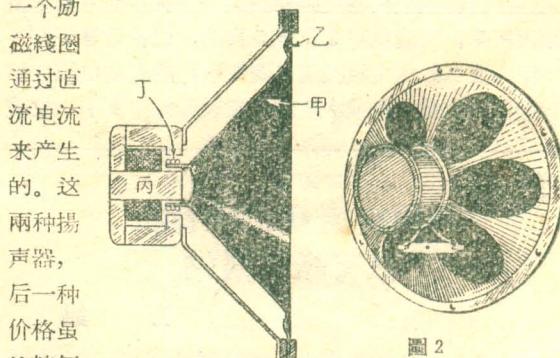


圖 2

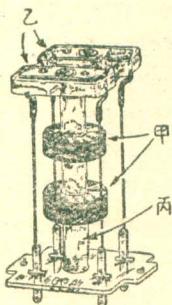


圖 3

它要是不好，收音机就会發生混音、声小或者完全收不到电台的毛病。

中頻變壓器有用鐵粉心的，也有用空气心的。用鐵粉心的，導磁率高，圈數可以繞少些，品質因數 Q 值較大。但如鐵粉心不好，渦流損失增加，反會降低效率，得不償失。

中頻變壓器既然是通過頻率

很高的交流電，所以，它的線圈都採用多股的編織線繞，減小“集膚效應”所造成的損耗。編織線一般可以分成3股、5股或9股。股數越多，靈敏度越高，但靈敏度太高，裝在交流收音機里，就越容易引起叫嘯。因此，用5股以上編織線繞成的中頻變壓器多用在電池式或交流兩用機里。交流機用3股或5股的，已經足夠了。

中頻變壓器初次級線圈（圖3甲）的直流電阻應相等，否則，一定是初級或次級的几股編織線中斷了一股或

幾股。一般3股空心中頻變壓器，直流電阻約17歐；5股空心的約13歐；9股空心的約10歐；9股鐵粉心的約6.5歐。9股鐵粉心中頻變壓器原是用9股58.5歐的編織線繞成，斷了一股，剩下8股後，直流電阻就增加到7.3歐；斷掉兩股，增加到8.4歐，斷掉的股數愈多，電阻就愈高。像這種斷了線的中頻變壓器，輕的影響收音機靈敏度，重的就無法收音。此外，中頻變壓器的線圈有的是繞在塑料筒（圖3丙）上的，也有的是繞在紙筒上的。用塑料的絕緣或防潮性能都比用紙筒的好些。至于中頻變壓器上的半調整電容器（圖3乙），要求云母片純淨、銅片富彈性等等。但這些要求，檢查不便，一般只要電容器不短路，不滑牙就行了。

中頻變壓器一套兩只（指5燈外差式收音機），通常一只叫輸入級或第一級，另一只叫輸出級或第二級。輸入級兩組線圈的距離較遠，是裝在變頻級和中放級之間的；輸出級兩組線圈的距離較近，是裝在中放級和第二檢波級之間的。如果只買中頻變壓器的心子，這一點必須注意。

利用交流5灯收音机 做有綫广播站

方錫

在有交流市電的小市鎮，可以利用交流5燈收音機，當有綫廣播轉播站用。

我們曾經試驗用一部交流5燈收音機帶動了20—25只舌簧喇叭（最長的喇叭線不要超過2公里），既可以轉播中央人民廣播電台和省台的無綫廣播節目，又可以轉播縣里有綫廣播站的節目。要做到這一點，必須照下面的辦法把收音機稍為改裝一下。

首先把收音機上輸出變壓器初級的兩個頭拆下，這個變壓器仍原封不動地留在喇叭上，另外再加上一只輸出變壓器，這只新的輸出變壓器可以用普通5燈機里輸出變壓器的現成鐵心，初級用中規0.16號（相當于SWG38號）漆包線繞2000圈（5000歐），次級用同號線繞630圈（500歐）。改裝好以後，這部收音機就能夠帶動20—25只舌簧喇叭了。改裝後的線路如圖1。

其次，為了轉播有綫廣播，還必須在收音機控制音量的電路上加一個開關SW、兩只電阻 R_1 、 R_2 和一只小電容器 C_1 （圖2）。接到收音機上的有綫廣播線，要用軟質絕緣線。

這樣改裝對收音機並沒有什麼害處，但必須有人管理，按時開放廣播。廣播站還要負責維護和修理。另外，用

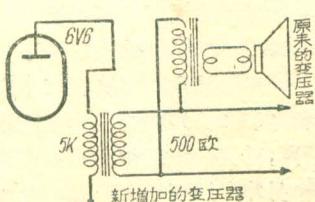


圖 1

戶喇叭線可採用1.6或2.0公厘單鐵線，照一般有綫廣播線路處理，最長的喇叭線不要超過2公里。每個喇叭要安裝限流電阻和避雷器，以免遭受雷擊，同時可預防因為一個喇叭壞了而影響全部喇叭不響。

這裡要說明的是：當收音機改接成有綫轉播機以後，用戶喇叭必須經常接上，如需單獨用機內喇叭收聽時，應加用一只5瓦500歐的電阻代替用戶喇叭。

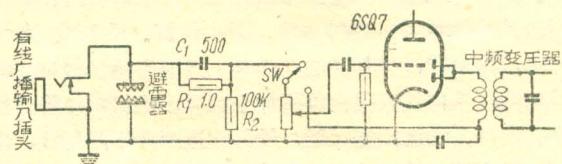


圖 2

鋸鋸的電烙鐵


這種烙鐵是在烙鐵頭的心子里安放一根可以自由振動的鋼絲刷，鋼絲刷以二倍于電源頻率的速度振動，把鋸面刷淨。烙鐵頭四周溶化的鋸鋸復蓋到鋸面上時，就

把空氣隔絕，防止了鋸面鋸接點的重新氧化。用特殊的鋸鋸，烙鐵的熱度大約在500 °C時，適合于鋸接厚金屬板和小型鑄件。在鋸面上一經鋸鋸，就很容易用普通方法鋸接。（璞）

無線電愛好者和從事維修工作的電信技術人員，常常需要很快的知道某一些電阻、線圈或電容器的數值。除了電阻可以用歐姆表迅速測得外，測量電感量或電容量一般都是利用阻抗電橋。電橋的準確度雖然很高，可是測量的手續比較複雜，使用很不方便，特別在環境噪音較大的場合下，使用聽筒來辨別電橋平衡點是非常困難的。這裡介紹一個直讀式電感電容表的製造方法，雖說在準確度方面比不上電橋，但它卻具有普通歐姆表簡單迅速的優點，對於一般的測試工作是完全可以滿意的。

簡單原理

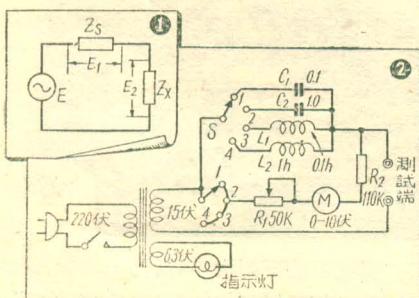電表所根據的原理和歐姆表相同。歐姆表是比較通過被測電阻和電表內標準電阻的電流值而求得被測電阻的數值的，根據這個原理，也可以比較通過不同電抗的電流（或電壓降）來求得被測電抗的數值。



這架電表的設計原理見圖1。 Z_s 為電表內標準電感線圈或電容器的阻抗， Z_x 為被測電感或電容的阻抗， I 為通過 Z_s 和 Z_x 的電流， E_1 、 E_2 分別為 I 通過時在 Z_s 和 Z_x 上產生的電壓降。由上圖可知：

$$E = E_1 + E_2 = IZ_s + IZ_x,$$

$$\frac{E_1}{E} = \frac{E_1}{E_1 + E_2} = \frac{IZ_s}{IZ_s + IZ_x}$$

$$= \frac{Z_s}{Z_s + Z_x} = \frac{1}{1 + \frac{Z_x}{Z_s}}.$$

如果把 Z_x 短路，即 $Z_x = 0$ ，這時 $E_1 = E$ ，也就是電表滿度時的讀數。則：

接被測阻抗時電表的讀數
電表滿度時的讀數（ $Z_x = 0$ ）

$$= \frac{1}{1 + \frac{Z_x}{Z_s}} = \frac{D_x}{D_0}.$$

電感電容量 測量表

介子

實用上線圈和電容器的直流電阻（正確地說應當是低頻交流的耗阻）很小，可以忽略，即：

$$\text{故 } \frac{D_x}{D_0} = \frac{1}{1 + \frac{X_x}{X_s}},$$

在測量電感時：

$$\frac{D_x}{D_0} = \frac{1}{1 + \frac{2\pi f L_x}{2\pi f L_s}} = \frac{1}{1 + \frac{L_x}{L_s}};$$


同理，測量電容時：

$$\frac{D_x}{D_0} = \frac{1}{1 + \frac{C_s}{C_x}}.$$

式中 L_s 、 C_s 為表內標準電感量和電容量， L_x 、 C_x 為被測線圈和被測電容器的電感量和電容量。

具體製作

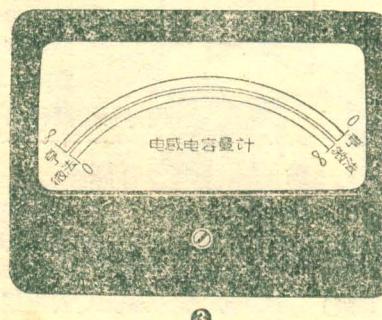這架電表測量範圍：電感是 $0\sim 5$ 亨和 $0\sim 50$ 亨兩檔，電容是 $0\sim 5$ 微法和 $0\sim 50$ 微法兩檔。具體線路見圖2。電源變壓器的鐵心截面為 25×25 公厘，初級220伏用中規0.125



號（相當於SWG40號）漆包線繞1760圈，次級15伏用中規0.56或0.710（22或24號）號線繞120圈，次級6伏用中規0.45（26或28號）號線繞48圈。鐵心也可以用 22×22 公厘的，不過圈數照上面數字加 $\frac{1}{4}$ 。鐵心的窗口愈狹愈好，以恰能繞滿最為理想。

電容器 C_1 、 C_2 的耐壓均為250伏，最好用密封式蠟質或礦油浸的，國貨中有很多種是用蓖麻油浸的，損耗大，不能應用。這兩個電容器的電容量要求很準確，最好事先用阻抗電橋測過。

標準電感線圈 L_1 、 L_2 有國貨供應，也可以自制。材料可利用舊的小型音頻變壓器鐵心，不論是口字形或日字形都可應用，但坡莫合金片（白色鐵片）的鐵心效果好，矽鋼片勉強可用，截面積有15公厘見方就夠了。1亨的線圈約繞1200圈，0.1亨的約繞400圈，尽可能用較粗的漆包線繞制以降低直流電阻。繞成後的線圈在鐵心之間應留一間隙，用硬紙或云母片墊塞，利用阻抗電橋調整間隙寬度和線圈圈數，達到要求的電感量，然後將鐵心夾緊再用瀝青地蠟澆注封牢以防變值。


電表表頭是10公分見方氧化銅整流式的，靈敏度為交流每伏10千歐，倍率電阻可以不用，如倍率器系裝在電表內部，則 R_2 可改用10千歐1瓦的。

圖中 R_1 為電表零點調節器， S 為測量範圍的選擇開關，應該注意，這個開關要用雙刀四擲旋轉式波段開關，如用單刀四擲式，有損壞電表之虞。


校驗與分度

電源變壓器製成後，要先測量一下它的漏感，方法是把初級線圈短路，用電橋測量15伏次級線圈的殘余電感量，變壓器愈好，漏感愈小。這個漏感要從標準電感量或電容量中除去，否則會影響到電表讀數的準確度，即：實用的標準電感量（亨）=規定的電感量-漏感量；

（下接第14頁）

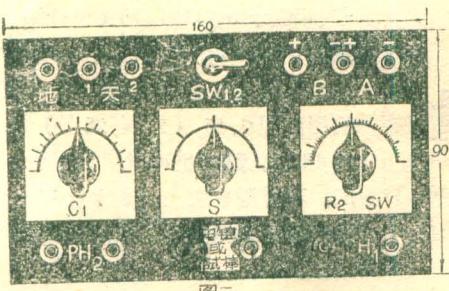

图二

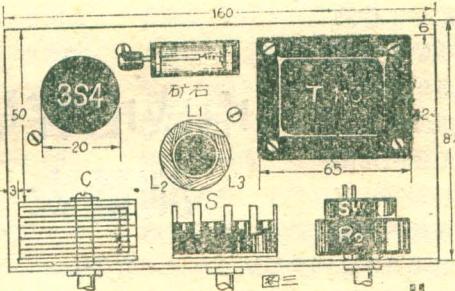

图三

矿石、单管四用机


蔡宣展

最近我把原有的一部矿石、单管再生式收音二用机改装成矿石、单管再生式收音、低频振盪和低频放大四用机。本机的构造较简单，大部分零件都是共用。若原来有一灯机，只需要增加一块矿石，一个低频变压器，一个四刀三掷三波段开关，一个双刀双掷开关和几个接线柱就行。

从电路图1可以看出：当耳机接 PH_1 时，接上天地线，使 SW_1 闭合便成一部矿石收音机，这时 SW 开路，四刀三掷开关 S 掷于“2”。如果把耳机接在 PH_2 处，接好天地线和电池（天线应接在 T 处），然后将开关 SW_2 和 SW 闭合，这时 SW_1 开路，把 S 掷到“1”处，便成一部再生式收音机，本机是用电位器与帘栅极并联方法控制再生，效果很好。如果将 S 掷到“2”处，闭合 SW_1 （ SW_2 开路），接上电键（或试验棒）就成为一部低频振盪器。可以用来作电码练习，如果是接上校验棒，那么可以用来检查各种线圈，电路是否接通，电容器是否

可参考图2、图3和照片，在焊接和使用时需注意下列几点：

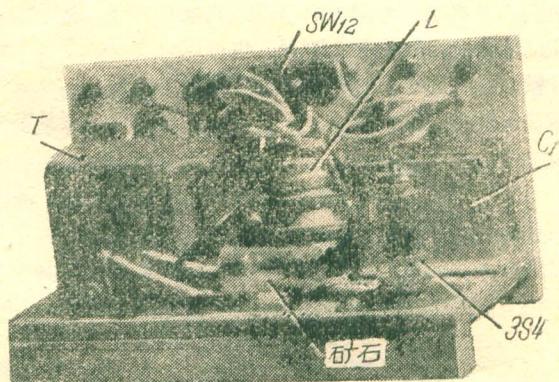一、为了便于控制和使用，本机采用了一只四刀三掷三波段开关 S ，在接线时要认清各个接头的方向，接线的方向要一致，否则不能工作。




二、焊接可按下列次序进行：

1. 焊接低频振盪部分（即 S 的第2个接头）。
2. 焊接低频放大和矿石收音部分（即 S 的第3个接头）。

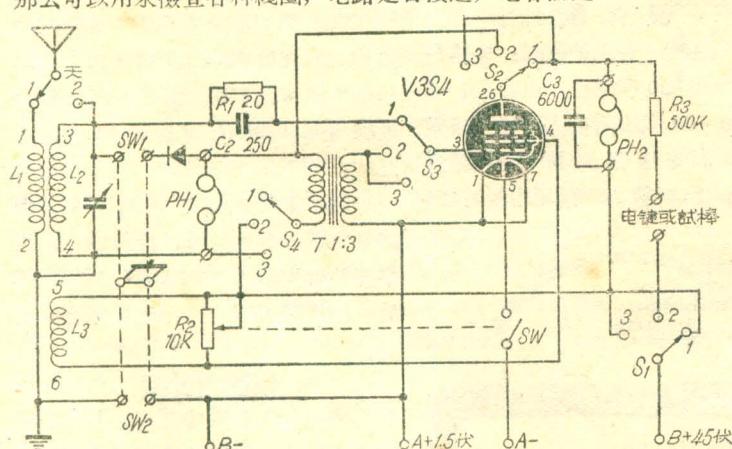3. 焊接单管机部分（即 S 的第一个接头）。
每一部分的接线最好是用不同颜色的线，同时每焊好一部分即可开始校验和试听，如果发现毛病，应纠正后再继续焊接其他部分。

三、双刀双掷开关的接头要认清楚，不能接错，否则矿石和单管收音部分不能工作。

本机所用的线圈是一般的再生式三回路线圈，电子管除3S4外，还可以用2П2П、1S4、3Q4、1C5GT/G、1A5GT/G等电子管代替，代替时需按代用管的管脚接线，线路不改动。



勘

誤


1957年第1期第6页图2中广播电波到来方向的箭头所指方向有误，应反一个方向。

1957年2期第9页图11中下面一个推挽放大电子管误接输出变压器初级线圈的中心抽头，应改正为接输出变压器初级线圈的下端。

我社出版的《旅行收音机》（1956年11月版）一书，其中附录图上灯丝电压 $H+$ 应与 A 一端子相接，原图 $H+$ 与 $H-$ 一端接是错的，请读者注意。

否失效。如果将 S 掷到“3”处，闭合 SW_1 ，(SW_2 开路)调好矿石，便成一部矿石收音机的低频放大器，用矿石检波，经过放大后，将耳机接在 PH_2 处收听，如听本地电台时可用喇叭代替耳机。

本机另件排列

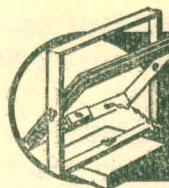

用环状收音天线转播的经验

罗朋才

有些广播站在轉播省台节目时，由于鄰近频率电波的干扰或附近人为杂音电波的干扰，給轉播带来很大困难，甚至不能轉播。江苏省广播管理局曾試用环狀收音天綫进行轉播，得到了較好的轉播效果。

由于环狀天綫具有方向性，在环狀天綫的平面和發射来的电波方向平行时，收到的信号最强；和电波方向成垂直时，收到的信号最弱，几近于零。利用这一特点，就可以減低其它信号对所要收听信号的干扰，使轉播情况改善。

环狀天綫的方向性是由于磁波的磁感应作用产生的，但感应所得的信号电压很弱。一般环狀天綫同时具有电容作用，如果收音机輸入是不平衡的，环狀天綫本身加上其所連的饋綫，就能像普通單根垂直天綫一样由电场感应而得到电压，这电压大大超过由磁场感应所产生的电压，而單根垂直天綫是沒有方向性的，因此就会減低环狀天綫所具有的方向性。为了保証环狀天綫有更好的方向性，因此必須把电場对天綫系統的感应作用隔離掉。

使用环狀天綫时，收得的信号强度要比使用一般的室外天綫弱，因此要使用灵敏度較高的收音机，虽然收得的信号弱，但由于信号和杂音比的提高，仍然会得到較好的轉播效果。

为了使来自任何一个方向任何極化情况的杂音电波減低到最低程度，环狀天綫不仅应做水平面的圓週形轉動，同时應該做指向任意方向的球形轉動。

环狀天綫的線路如圖1， L_1 、 L_2 和 C_1 为天綫部分。 L_1 、 C_1 調諧在所要接收电台的频率上， L_1 、 L_2 構成一高频变压器，經 L_2 变成低阻抗，通过饋綫 F 輸送到收音机附近的另一高频变压器低阻抗初級 L_3 ，輸入是平衡的。 L_3 和 L_4 間裝有静电隔离，用来去掉环狀天綫本身及其饋綫对电场的感应作用

而产生的电压，因此，交連到收音机輸入电路去的只是 L_3 和 L_4 磁感应作用所产生的信号电压。 C_2 和 L_4 并联也調諧在所要收听的频率上，它的輸出适于接到一般收音机的高阻抗天綫繞圈。 L_3 、 L_4 、 C_2 和 C_3 等都裝在一只金属隔离盒内，它的輸出線路也要采用隔离式的。

环狀天綫繞在一个正方形的木框上，木框每邊長86公分，用單根膠質絕緣綫繞9圈作 L_1 ，另繞1圈作 L_2 。 L_2 夾繞在 L_1 的中部（即嵌在 L_1 的第4—5圈处），这是基本框架。电容器 C_1 的容量为360微微法，裝在一只接地的金属隔离盒內，并和金属盒絕緣，金属盒就固定在基本框架上，基本框架又裝在一只可以左右旋轉的外框内，因此，环狀天綫 L_1 的平面就可以指向任何一个方向（圖2）。饋綫 F 可用絞合綫代替，最好不要很長。

L_3 、 L_4 用中規0.45号漆包綫分別繞在兩塊蛛網板上， L_3 繞10圈中心可以抽头接地，但不抽头不接地效果更好， L_4 繞60圈。 L_3 、 L_4 相互緊貼，中間用多根平行的絕緣金屬綫做成的靜電隔离層隔开，絕緣綫的上端空着，不要触及鐵盒，下端鋸在一根粗銅綫上接地。 C_2 的容量为360微微法。 L_4 、 C_2 并联回路經100微微法的紙質固定电容器 C_3 用隔离綫接到收音机天綫回路，隔离綫越短越好，具体裝置見圖3。

圖2

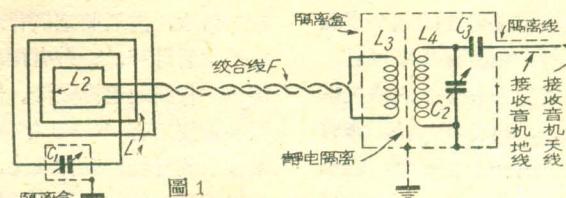


圖1

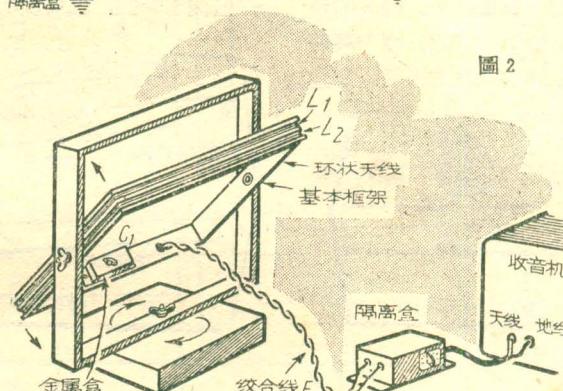


圖2

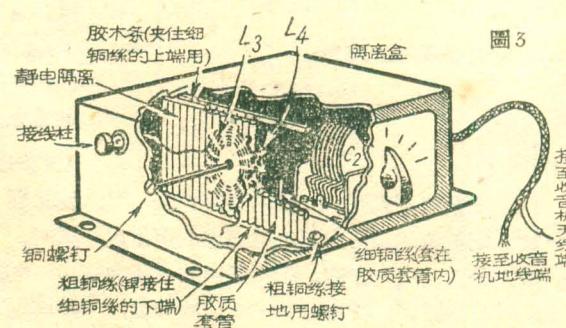


圖3

• 給广播網工作者 •

环狀天綫可以放在机房內的地板上，也可以悬在天花板上，因在室内使用，所以不需避雷器，雷雨时也可收音。如果机房牆壁是鋼骨水泥的，要把天綫移到鄰近的一間非鋼骨水泥的房屋內，

但馈綫 F 尽量要短。

使用这种天綫时，收音机本身必須有極好的靜電隔離，而且电源綫也要有良好的高頻濾波設備，以免檢拾高頻電波，使天綫失去应有的方向性。試驗方法是使 C_1 短路，看看是否仍能收到信号，正常情況下應該完全听不到声音。

有些使用 TY 250/1000 型控制台的广播站，在使用这种环狀天綫时收不到应有的效果，原因是錯把环狀天綫的隔离輸出綫接到控制台外的天綫螺絲上。因为控制台內收音机的接綫柱上还另接有一根避雷器綫，这根綫和箱內照明用的电灯綫綁在一起，能从电灯綫上檢拾無綫电波，破坏环狀天綫的方向性。因此必須把环狀天綫

的隔离輸出綫直接接到控制台內收音机本身的天綫柱上，原来的避雷器綫取掉不用（室內环狀天綫不需避雷器），才能收到方向效果。

利用“远程牌”九灯机轉播时，由于这种收音机沒有地綫柱，可在喇叭插头的 2、3 兩脚上鋸出一根綫來作为地綫，或用一片鋸片固定在背板螺絲上作地綫亦可。該机天綫柱的暴露面很大，容易檢拾电波，最好在接好了环狀天綫以后，另用一个較大的金屬盒罩在天綫柱外，并和地綫接通，这样可以減少一些干扰杂声。（参考广播事業局“农村广播網簡報”1957 年 8 月第 22 期編寫）

怎样把断了的鋼絲或磁帶联接起来



田寿宇

磁帶机在刹車时，如果用力不匀，極易將膠帶斷裂；鋼絲机在从正常运行过渡到快速倒絲时，必須緩慢，不可性急，否則也易將鋼絲拉斷。

下面介紹兩種把断了的鋼絲或膠帶联接起来的方法：

鋼絲的联接 一般的接綫手續可按圖 1 的几个步驟

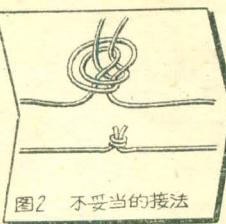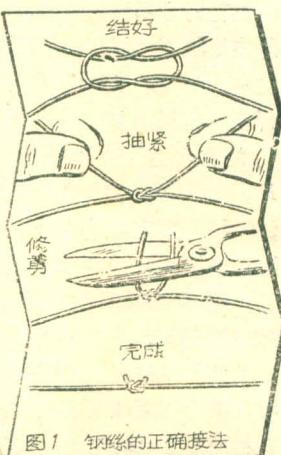进行，結打好抽緊以后，要用剪刀將多余的綫頭修剪去，打得好好的結，修剪后只有一个小疙瘩，能順利的通过磁头。圖 2 的結法是不妥当的，因为这样結好后，疙瘩很高。



(上接第11頁)
实用的标准电容量(微法)

$$= \frac{1}{\frac{1}{C_s} + \frac{\text{漏感量}}{10}}$$

C_s 为规定的标准电容量，在一般情形下漏感对电容量的影响很小，可以不計。

电表表面可以利用原表面的 0—10 伏交流电压分度，根据公式，令 $D_0 = 10$ ，如 $L_s = C_s = 1$ ，則电感量的分度为：

$$D_x = \frac{10}{1 + L_x}$$


电容量的分度为：

$$D_x = \frac{10}{1 + \frac{1}{C_x}}$$

如果找不到 0—10 伏的交流电表，其它数值的也可应用，但要求的灵敏度是 100 微安左右。先用适当的电压和分压器将它校核到 0—10 伏的分度，再行推算。設电压表的讀数是从左到

有人用火焰来熔接也是不妥当的，因为这样等于把这一段鋼絲退火了，經不起拉力，以后在此处容易断裂。

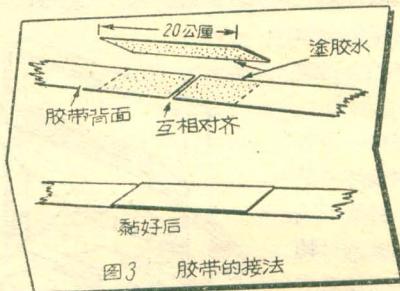膠帶的接法 用比較鋒利的剪刀將斷裂處的兩端剪齐，在磁帶接头处的背面塗一層約 10 公厘長的膠水（香蕉水），再剪一段長約 20 公厘的廢膠帶，背面也塗上膠水，然后將它們背对背的粘好，晾置片刻，俟膠水干牢后即可。磁帶有兩面，塗有磁性鐵粉的一面呈暗褐色，背面的色澤較淡。像 AGFA 牌磁帶的背面每隔不多远便印有 AGFA 字样，这有字的一面就是背面。塗膠水的时候，动作要快，因为膠水很容易揮發掉，动作迟缓了一些，就要影响粘合的成績。如果放音中途斷帶，接好后，急切間又等不及干牢，不妨把膠合处平置在电眼管的管頂玻璃上，利用管泡的微溫，可加速干牢。接好的膠帶，要平整光滑。



右，电容量的分度也是从左到右，但电感量的分度相反，是从右到左（圖 3）。如电感和电容的数值相同，它们在电压表上的分度有下列关系，即：电感分度 = 10—电容分度，也就是說它们的度数在 0—10 伏的表面上正好彼此翻一个身，在繪制表面时是很簡單的。

电表可以裝在薄鐵皮箱里，尺寸并無規定，主要看所用另件的大小，能做得小巧輕便些，使用起来比較方便。

TY 250/1000 电源整流層的 線路原理及檢修

張錦飭

TY 250/1000 型擴大器有許多優點，其中之一就是它有延時控制及過負荷控制，保證了機內電子管及其它機件的安全。

TY 250/1000 型機較易出故障的地方是電源整流層。因為那裡有較多的開關及接觸點，這是保證人身及機件安全所必需的。要檢修電源整流層的故障，必須先了解它的線路、結構、及動作的過程，下面將簡述它的結構及動作的順序：

圖 1 是電源整流層的線路，主要的自動控制元件是三個繼電器及一個熱控管。

當開關 S 接上電源後，變壓器 T_1 及 T_2 初級獲得電源，整流管 866 燈絲便點燃了；然後產生下面一系列的動作（為了便於說明起見，將用不同符號代表電流所經各點，電流方向與順序用小箭頭代表）：

1. 热控管 L_4 的動作：變壓器 T_1 次級 6.3 伏供給 L_4 管內阻力絲以電流，電流所經各點順序如下： $T_{15} \rightarrow R_6 \rightarrow L_2 \rightarrow L_4 \rightarrow L_{16} \rightarrow L_{15} \rightarrow T_{16}$ 。

阻力絲發熱後，使管內膨脹系數不同之合金片發生彎轉，接觸的結果使 L_{43} 與 L_{45} 成為通路。

2. 繼電器 L_1 的動作：當 L_{43} 與 L_{45} 成為通路時， L_1 的線圈便獲得了電流，其順序如下： $T_{15} \rightarrow J_{A14} \rightarrow J_{C14} \rightarrow J_{C13} \rightarrow J_{A13} \rightarrow L_{12} \rightarrow L_{11} \rightarrow L_{45} \rightarrow L_{43} \rightarrow T_{16}$ 。

L_1 的線圈通過電流後開始動作，將各接觸點簧片吸向下方，於是 L_{13} 與 L_{14} 接觸； L_{15} 與 L_{16} 離開，而與 L_{17} 接觸。 L_{15} 與 L_{16} 離開，截斷了熱控管 L_4 中阻力絲的電流，於是 L_{43} 與 L_{45} 離開。 L_{43} 與 L_{45} 離開並不能截斷 L_1 線圈中的電流，因此時它的電流却穿過另外一條道路，順序如下： $T_{15} \rightarrow J_{A14} \rightarrow J_{C14} \rightarrow J_{C13} \rightarrow J_{A13} \rightarrow L_{12} \rightarrow L_{11} \rightarrow L_{17} \rightarrow L_{15} \rightarrow T_{16}$ 。所以通過 L_1 線圈中的電流的通路，在動作前與動作後是不同的。

3. 繼電器 L_2 的動作：當 L_{13} 與 L_{14} 接觸後，才有啓開高壓的可能。此時如將開關 S_2 按下，則 S_{21} 與 S_{22} 接觸， L_3 中有電流通過，其順序如下： $F_1 \rightarrow F_3 \rightarrow T_{11} \rightarrow T_{12} \rightarrow L_{21} \rightarrow L_{22} \rightarrow L_{34} \rightarrow L_{23} \rightarrow J_{B11} \rightarrow S_{41} \rightarrow S_{42} \rightarrow S_{31} \rightarrow S_{32}$

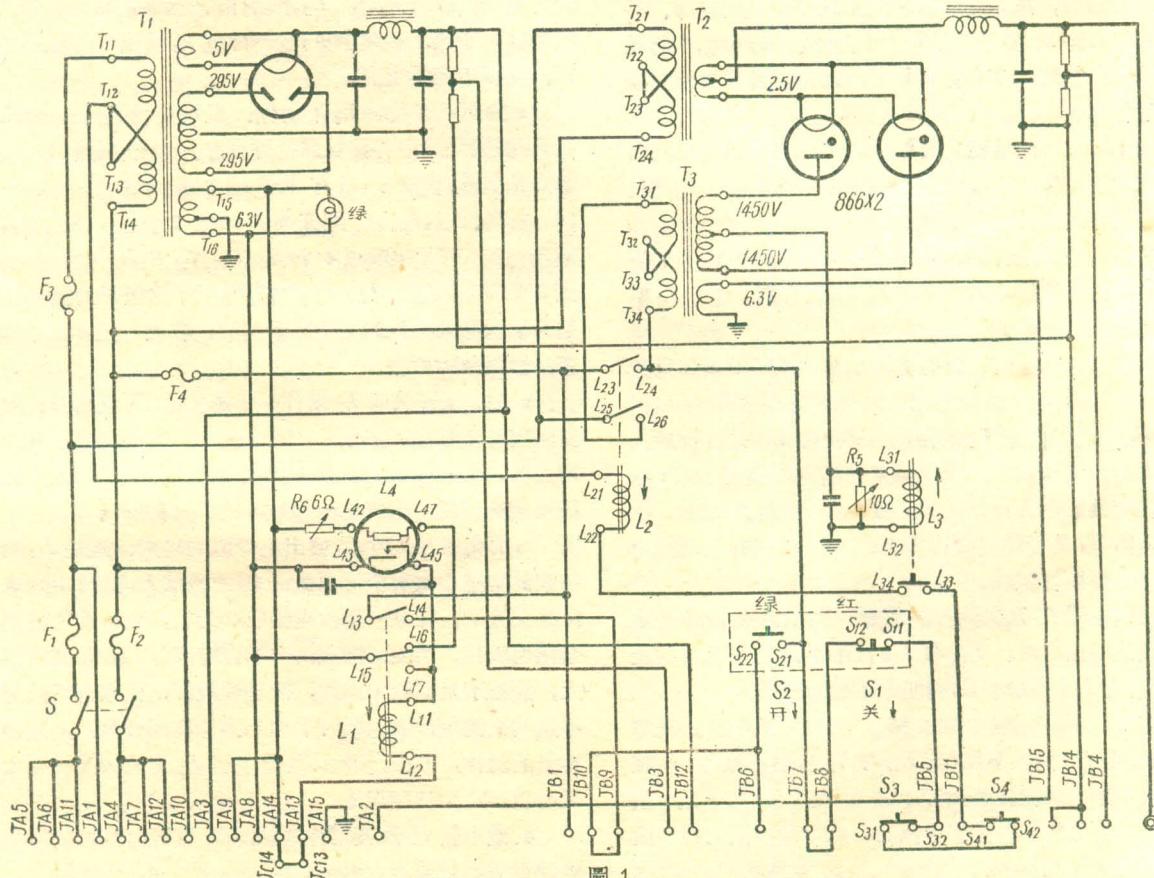


圖 1

$\rightarrow J_{B_5} \rightarrow S_{11} \rightarrow S_{12} \rightarrow S_{21} \rightarrow S_{22} \rightarrow J_{B_9} \rightarrow L_{14} \rightarrow L_{13} \rightarrow F_4 \rightarrow F_2$ 。 L_2 的線圈实际上跨接在 T_{12} 与 T_{14} 兩点，这兩点間的电压为 110 伏，因此推动 L_2 的电压是 110 伏。

L_2 的線圈中有电流时开始动作，將各接触点簧片吸向下方。于是 L_{23} 与 L_{24} 接触， L_{25} 与 L_{26} 接触，高压变压器 T_3 获得电源，866 管开始整流，全机也就开始工作了。

当手从高压开关上离开时， L_2 線圈中的电流并未被截断，因为此时 L_{23} 已与 L_{24} 接触。 L_2 線圈中的电流却从另一条道路通过，順序如下： $F_1 \rightarrow F_3 \rightarrow T_{11} \rightarrow T_{12} \rightarrow L_{21} \rightarrow L_{22} \rightarrow L_{34} \rightarrow L_{33} \rightarrow J_{B11} \rightarrow S_{41} \rightarrow S_{42} \rightarrow S_{31} \rightarrow S_{32} \rightarrow J_{B3} \rightarrow S_{11} \rightarrow S_{12} \rightarrow J_{B8} \rightarrow J_B \rightarrow L_{24} \rightarrow L_{23} \rightarrow F_4 \rightarrow F_2$ 。所以流經 L_2 線圈中的电流在 S_2 按下与手离开 S_2 后，亦有兩条不同的道路。

4. 繼电器 L_3 的动作：从圖 1 可以看出，兩只 866 整流管的屏極电流是經過 L_3 的線圈、与并联在該線圈上的一个 10 欧电阻的。当这一电流在規定的數值內时，它所产生的磁力不足以使接触点 L_{33} 与 L_{34} 分离，但超过規定电流數值时， L_{33} 与 L_{34} 就会被較大的磁力所吸开。

L_{33} 与 L_{34} 是 L_2 的線圈的电流的必經之道。如果 L_{33} 与 L_{34} 被拉开时， L_2 線圈中的电流就被截断，磁力消失的結果使 L_{23} 与 L_{24} 、 L_{25} 与 L_{26} 分开，高压变压器 T_3 没有电源，强放管也就停止工作了。

- L_3 跳动后，重开高压时重复上述第 3 項的动作。

关机时将 S_1 按下，截断了 L_2 線圈中的电流，同理使 T_3 的电源截断，866 管不起整流作用。当 S 关閉时全部电子管停止工作。

如果电源整流層發生故障，我們只有將該層側門打开，按照热控管、繼电器动作的程序进行檢查。側門打开时各机件的分佈狀況如圖 2。

1. 热控管 L_4 及其附件的故障：热控管及其附件有故障时，内部的接触点 L_{43} 与 L_{45} 不能合攏。于是 L_1 不动作，高压無法啓开。

不能合攏的原因是没有电源供给，供给的电压太低或者热控管失效，沒有电源供给时要检查保險絲 F_1 、 F_2 及 F_3 ，也要检查 L_1 的接触点 L_{15} 与 L_{16} 是否接触。如果供给的电压太低，则应测量进綫电压是否达到标准，管座接触是否良好， L_{15} 与 L_{16} 接触是否良好，半可变电阻 R_6 是否阻值調得太大。如热控管有问题，可换良好的热控管試驗。

2. 繼电器 L_1 及其附件的故障： L_1 主要的故障是接触不良或不能接触。 L_{15} 与 L_{16} 接触不良的后果已如上述， L_{13} 与 L_{14} 接触不良时则高压無法開啓。

有时 L_1 發出一陣陣“咯！咯！……！”的响声，其原因是 L_{15} 与 L_{17} 接触不良。因 L_{15} 与 L_{17} 接触不良时， L_1 線圈中的电流仍然經過热控管中的接触点 L_{43} 与 L_{45} 。 L_1 跳动的結果截断了热控管中阻力絲的电流，阻力絲溫度降低使 L_{43} 与 L_{45} 分开，分开的結果复截断了 L_1 線圈

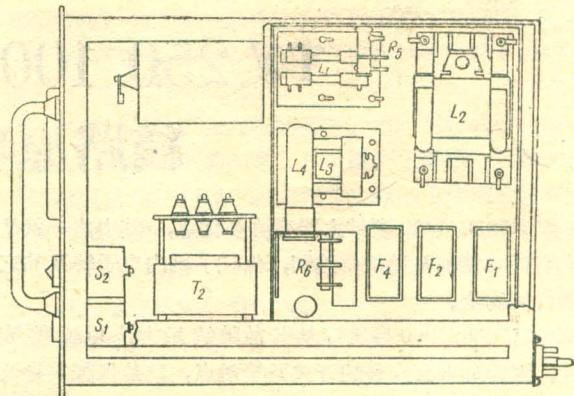


圖 2

中的电流；于是 L_{15} 复与 L_{16} 接触，热控管中的阻力絲又获得电流， L_{43} 与 L_{45} 复行跳动， L_1 又一次动作。这种不断重复的动作，使 L_1 線圈中只有断断續續的电流通过，于是造成了一陣陣的响声。

从圖 1、2 可以看出通过 L_1 線圈中的电流必須經過 J_{A13} 、 J_{C13} 、 J_{C14} 及 J_{A14} ， J_{A13} 与 J_{A14} 是电源整流層的插鞘（背視右面的一个）， J_{C13} 及 J_{C14} 是强放層的插鞘（背視右面的一个）。所以当整流層或强放層未插好，或插鞘接触不良时， L_1 是不会动作的。

3. 繼电器 L_2 及其附件的故障：这种故障有三种。一种是按高压开关时， L_2 不动作；一种是按高压开关时动作，手离去后复跳开；一种是 L_2 發出电蟬似的叫声，高压不能接上去。

a. 按高压开关时 L_2 不动作：此时应检查保險絲 F_4 及 L_2 線圈回路中各接触点是否良好。这个回路中的接触点是比较 多的：計有屬於繼电器接触点的 2 个 (L_{13} 、 L_{14} 、 L_{33} 、 L_{34})；門开关接触点 2 个 (S_{31} 、 S_{32} 、 S_{41} 、 S_{42})；高压开关接触点 4 个 (S_{11} 、 S_{12} 、 S_{21} 、 S_{22})；插鞘接触点 6 个 (J_{B10} 、 J_{B3} 、 J_{B7} 、 J_{B8} 、 J_{B5} 、 J_{B11})。这些开关及插鞘是为了人身及机件的安全而裝置的。我們一定要耐心檢查，發現故障所在。

b. 按高压开关时 L_2 动作，手离去后 L_2 复断开：主要原因是接触点 L_{23} 与 L_{24} 接触不良。当手从高压开关离去时， L_{23} 与 L_{24} 是 L_2 線圈中电流的必經之道，如該处接触不良，则無电流通过，故 L_2 即断开。

c. 按高压开关时 L_2 發出电蟬似的叫声：这是 L_2 的磁鐵的空隙中夾有渣滓所致。因为通过 L_2 線圈中的电流是交流的，在某一瞬时电流值必为零，此时动片被剩余磁场吸住。当磁鐵空隙中夾有渣滓时，磁阻变得很大，剩磁不足以吸牢动片，故动片跳开，但立刻又被另半週的交流电拉攏（此时手尚未离开高压开关），这种重复的动作，引起不断的振动。当 L_2 上的彈簧拉得太紧时也会产生这种現象。

4. 繼电器 L_3 及其附件的故障：这里主要的故障是吸动得太灵敏或者太迟鈍：

a.动作太灵敏：其原因是输入信号太强屏流超过规定数值，或者输出线漏电严重甚至短路，以及机内高压短路。输入信号太强是很好解决的，只有注意就行了；当输出线短路或漏电严重时，可以发现输出电压不足，屏流却变得很大，因此应对外线进行检查；机内高压短路时会将保险丝 F_4 烧断，因此必须检查 F_4 烧断的原因，决不能未检查就换上粗保险丝或铜丝勉强使用。

当输出线路的负荷超过该机允许数值时，强放管的负荷阻抗减小，屏流增加，亦会使 L_3 经常跳动。

b.动作太迟钝：通过 2 只 866 整流管的电流，最大容许值是 480 毫安，超过此值 L_3 即行跳动。如超过时

未跳动，则可调节并联在 L_3 线圈上的电阻 R_5 ，它的阻值增大时，则通过 L_3 线圈的电流增加，可使 L_3 在电流超过规定时跳动。将 L_3 上的弹簧放松一些，也可达到同样的目的。

一般说来，电源整流层最易出故障的地方是各继电器的接触点，至于继电器本身线圈断路是少见的。因此，应常常保持继电器各接触点之间的清洁及接触良好。如果线圈损坏了，可临时将接在继电器上的导线分别用人工接起来暂时使用，待修好线圈后再换上去，以免影响播出（临时接线应及时拆除，以保证机器及人身的安全——编者）。

国产钟声牌“631A”型磁带录音机故障检修

陈觉民

国产钟声牌“631A”型磁带录音机是公私合营上海钟声录音器材厂出品，全国各地人民电台，有线广播站及其他单位都普遍使用。今将检修“631A”型磁带录音机的一些经验简述如下，以作参考。

一般构造

一、电路全机共用七只电子管，其中 V_1 、 V_2 、 V_3 和 V_4 等四只电子管组成录音、放音双用音频扩大机； V_5 担任超音频振荡器，能产生 35—40 千赫左右频率之振荡电压供给抹音及录音偏磁电流之用，为了使磁带有均匀的磁感应而获得良好的频率响应，所以用恒电流录音方式录音，为了减少失真度起见，在放音时利用了负反馈； V_7 担任录音输入电平指示器， V_6 担任整流，电源整流部分与扩大机分开装置以减低交流声。（线路图见本期 25 页）

二、传动结构传动结构主要由一只四极四线圈之罩式电动机（俗称马达）为动力，飞轮，卷带盘，供带盘的转动力都由电动机供给，在录音、放音时的磁带直线速度为每秒 19.05 公分，倒带速度为放音，录音带速十倍左右，电动机装在机械传动部下面。本机外形前面左方红色长方形罩内为高导磁合金片制成的磁头，左面一只为抹音磁头，右面一只为录音、放音两用磁头，磁头外面并用特制合金材料制成罩子，来隔离交流声。

故障检修

“631A”磁带录音机分三大部分，一、机械传动部分，二、音频扩大机部分，三、磁头部分。所以在故障方面也分三部分来讨论。

一、机械传动部分故障

(一) 电动机（马达）发高热 电动机发高热的原因

有下列几个：

1. 电动机不能转动 电动机受猛烈振动后，内部转子与定子相碰，使电动机不能转动，必须立即切断电源，因电动机不能转动时，电动机内部线圈电流剧增，使电动机迅速发高热，可能将线圈烧毁。修理方法可将电动机从机械传动部分拆下，旋松电动机上四只对旋螺丝，校正转子与定子之间的距离，使转子与定子互相不碰即可。

2. 电动机转子与定子摩擦 因电动机使用长久，轴承与轴瓦摩擦过久，使轴瓦洞孔磨损变大，故当电源接上时，定子产生磁性，将转子吸引一边转动，故与定子发生摩擦，使电动机负荷增大而发高热。修复的方法，是掉换新轴瓦。

3. 电动机电源插子与插座接触不良 因电动机五脚插子与插座接触不良，往往使四极四线圈的电动机只有两只线圈通有电流，其他两只线圈因接触不良未通电流，虽然电动机能够转动，但速度较慢，结果使电动机发高热。修理方法是使接触不良之处重新接触良好。

(二) 顺带及倒带时，磁带盘转动不正常或不转 修理方法如下：

1. 将电动机上夹住钢片的校正板两只螺丝旋松，再行调整前后距离，使过桥橡皮轮能紧靠飞轮及供带轮。

2. 消除电动机轴套，飞轮，橡皮过桥轮以及供带轮上之污渍，或油渍，以免有脱落现象，造成时转时不毛病。

3. 因过桥橡皮轮运用一个时期后，外圆磨损，直径变小，造成脱落现象，必须掉换新橡皮轮。

4. 录音或放音时卷带盘不转，可能是卷带盘下之橡皮传动带脱落或外圆变大而失效之故，可重新装妥或掉换一个新的。

5. 供带盘及卷带盘刹车不灵，造成在倒带时断带或

松帶。可調整供帶盤及卷帶盤下之彈簧，使它不緊不松。

二、音頻擴大機部分之故障

(一)交流聲 交流聲之產生為音頻擴大機常有弊病，其原因及修理方法如下：

1. 机壳后面交流声平衡器之 100 欧綫繞電位器尚未調節妥當，需重新調整之，調整至交流聲最少一點為止。

2. 录音磁頭之合金罩中心眼與中心螺絲相碰，引起嚴重之交流聲。修理方法，可設法使合金罩中心眼與中心螺絲不相碰，並先放入膠木墊片或其他絕緣性墊片，然後再旋進六角螺帽，螺帽上再加放絕緣彈性紙或青亮紙一小塊，防止與紅色長方形罩相碰，六角螺帽也不能與錄音磁頭罩相碰。

3. 擴大機前置放大之柵極回路另件與其他另件靠近，引起不必要的感應而產生交流聲。在機器出厂時錄音機之線路及另件排列，均經過設計與試驗，對另件之排列有一定的位置，故在修理時，不要隨意變更，前置放大級柵極回路另件排列位置，如必須改變時，應盡量與其他級另件分離或成直角，可減少不必要的感應。尤其是燈絲回路之接線必須與柵極回路遠離。

4. 電子管燈座與燈腳接觸不良亦能引起交流聲，可將各電子管左右搖動，若搖動時交流聲減小，則此燈座與燈腳接觸不良，可設法修復之。

(二)失真

1. 一般因擴大機部分之另件失效或容量變值而引起失真（如電子管、電阻、電容器等失效或變值均能引起失真），可參照一般擴大機修理方法。

2. 录音時無偏壓電流而造成失真，錄音偏壓系超音頻振盪管 V_5 屏極經 C_{18} 而供給錄音磁頭 (H_1)，可用電子管電壓表在錄音磁頭線圈 (H_1) 兩端（圖 1）測量其超音頻電壓是否有 60—70 伏（測量時錄放開關需撥在“錄”字處，若撥在“放”字處錄音磁頭兩端不能測得超音頻電壓），若無超音頻電壓，有下列原因：①、 C_{18}

或 C_{20} 或 C_{22} 失效或變值，②、 V_5 失效不能產生振盪，③、振盪線圈 L_1 內部斷路或短路，由於以上某種原因，使振盪回路不能產生振盪，故無振盪電壓，可掉換良好之

圖 1 电子管及另件。

3. 录音時偏壓太低而造成失真，若用電子管電壓表測得偏壓在 50 伏以下時，因偏壓太低不合標準而造成失真，其偏壓過低之原因如下：①、錄音磁頭中心螺絲與錄音磁頭合金罩中心眼相碰，等於一圈很大的短路線圈，故使偏壓降低，修理方法可參照前節解決交流聲方法。②、 C_{18} 容量太小，可在 C_{18} 兩端并聯一只 100 微微法云母電容器。③、超音頻振盪部分與擴大機部分產生回輸作用，當音量控制電位器 R_{12} 開至最大時回輸亦大，使錄音磁頭上之偏壓降低造成失真，修理方法可在 V_4 屏極與柵極之間加接 400—600 微微法云母電容器

即可解決（圖 2）。

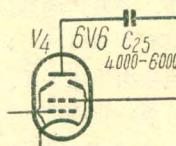


圖 2

(三) 嘘叫声(嗡嗡聲) 主要原因是前置放大管 V_1 內部構造不够堅固及 V_1 管避震不良之故，揚聲器發出之聲音振動 V_1 ，經 $V_1 V_2 V_3 V_4$ 放大，再由揚聲器放出聲音再振動 V_1 ，這樣循環不已，即產生叫聲或嗡嗡聲。可掉換 V_1 電子管或改良 V_1 之避震裝置即可。

(四)噪音，產生噪音之原因如下：

1. V_1 、 V_2 之屏極電阻 R_2 、 R_{10} 不良而造成，補救辦法可掉換良好之炭膜式電阻。

2. C_{14} 、 C_{15} 、 R_{27} 等另件之接頭處與地線距離甚近，發生將碰未碰現象。當有信號輸出時，音頻電壓劇增而產生火花造成噪音。可將該另件遠離地線即可。

3. 录音磁頭帶有磁性而造成噪音。錄音機使用過久後，錄音磁頭之合金片變成帶有磁性，當磁帶接觸錄音磁頭時產生不必要的磁感應，磁帶上感有不必要的磁性時，在放音時此磁性即造成噪音。可用消磁器將錄音磁頭進行消磁即可。

(五)音悶或音輕：

1. 录音磁頭與磁帶接觸面有污漬，造成音悶現象，可用四氯化碳或酒精揩擦清除，但酒精或四氯化碳不宜太多，若过多而流入磁頭線圈內會損壞線圈，更不能用細砂皮擦光污漬處，因用細砂皮擦光時，使磁頭空隙擦壞，造成錄音磁頭損耗而不能應用，故必須用藥水棉花蘸以少許四氯化碳或酒精揩擦。

2. 录音磁頭空隙未正對磁帶而造成音悶音輕現象，可旋松錄音磁頭之中心螺絲將磁頭調整，使磁頭之空隙處與磁帶成直角為止。

3. 录音磁頭與磁帶高低不合，可將磁頭正面之鉛質引帶輪下螺絲及螺母加以調整，使磁帶與磁頭上下平均。

(六)輸入電平指示器 V_7 閃光不能閃動 如 R_{20} 或 R_{23} 或 C_{15} 損壞或變值，可掉換良好電阻或電容器。若 V_7 閃光不夠靈敏，可將 R_{20} 500 千歐改為 100 千歐即可。（經筆者試驗 R_{20} 改用 100 千歐之後，當錄音信號強度剛使 V_7 指示管扇形閉合時，其輸出電力為 2 瓦，符合該機之輸出功率 2 瓦的要求）。

(七)電力放大管 V_4 屏柵極發紅 在錄音時電力放大管 V_4 屏柵極發紅，此為超音頻振盪部分與擴大機部分產生不必要的回輸之故，可在 V_4 屏柵極與屏極之間加接 400—600 微微法云母式電容器 C_{25} 即可（圖 2）。

三、磁頭之故障

在錄音時不能將以前所錄之音完全抹淨，造成磁帶中有兩種重疊之言語或音樂，使聲音混雜不清，產生抹音不淨之原因如下：

1. 抹音頭空隙面沒有正對磁帶，有偏左偏右現像，

造成抹音不淨。可旋松抹音磁头中心螺絲，將抹音頭加以調整，必須將抹音磁頭與磁帶成直角。

2. 抹音磁頭空隙面有污漬，使磁帶不能緊貼抹音磁頭，造成抹音不淨。可用四氯化碳或酒精揩擦清除之。

3. 抹音磁頭與磁帶高低不合，有部分磁帶尚未經過抹音磁頭空隙面，故使抹音不淨。可將紅色長方形罩子左方的鉛質引帶輪下之螺絲及螺母加以調整，使引帶輪凹進面與抹音磁頭上下相合，使磁帶與抹音磁頭高低完全配合，磁帶寬度全部經過抹音磁頭之空隙面。

4. 抹音電壓太低，使抹音線圈通過電流減少，使磁場強度減弱，抹音不淨。可用電子管電壓表測量 H_2 抹音線圈兩端之超音頻電壓是否有 70—80 伏（圖 3）。若低于 70 伏，乃抹音線圈 H_2 內部短路或斷路之故，可用普通萬用電表測量每只抹音線圈是否有 10 欧，兩只線圈之阻力是否相同，若阻力相同而未斷路則抹音線圈良好，乃 C_{19} 容量變值減少，可換一好的 2000 微法云母電容器（在測量超音頻振盪電壓時，必須將錄放開關撥在“錄”的位置上）。

5. 抹音磁頭中心螺絲與銅罩子中心眼相碰，等於一圈很大的短路線圈，使抹音電壓減低，造成抹音不淨。可參看上節音頻擴大機部分之故障內交流聲第 2 条。

四、其他

(一) 添置監聽設備 若在錄音時覺得只憑 V_7 6E5 指示管辨別錄音效果之好壞而感到不十分可靠，可利用耳機作為監聽設備，線路接法如圖 4 中所加之 C_{27} 及耳機之接法（注意不能將監聽部分接到其他回路上，筆者經過試驗，只有接在該處才不影響錄音效果及頻率響

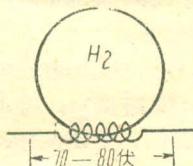


圖 3

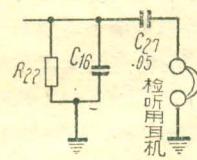


圖 4

應）。

(二) 磁帶選擇 国产 631A 磁帶錄音机是根据德意志民主共和国 Agfa "C" 型磁帶設計，能達到技術標準如下：輸入電平在 2 毫伏以下，輸出功率為 2 瓦，頻率響應為 100—5000 諸特 3 分貝，噪音電平為 -32 分貝，失真度在 2 瓦時為 8% 以下（一般在 5% 左右），失調度在 3000 諸時為 0.5% 以下（一般在 0.3% 左右），若採用 Scotch 磁帶，因靈敏度比 Agfa "C" 型高，故在錄音時輸入電平必須減少，可將音量控制之電位器關小 70% 即可，否則要造成很大失真。同時可以將錄音磁頭回路上之 C_1 拆除不用。若採用棕黑色捷克製混壓式磁帶錄音，因其磁帶特性關係，不適用於 "631A" 型錄音機。故在使用時有音輕、抹音不淨等現象，同時磁帶寬度為 6.6 公厘，而 631A 型錄音機之設計是按照國際標準磁帶寬度 6.35 公厘設計的，也不適用。

以上是故障檢修部分，下面再談一些使用時應注意的事項：1. 在使用完畢時，將傳動部分之進退桿撥至“停止”處，不可撥至“錄放”或“倒帶”處，否則傳動部分之過橋橡膠輪緊壓一邊而造成外圓不圓，而造成聲音發抖，失調度增大。2. 倒帶時必須先旋動錄放開關至“放”的位置上，然后再開始倒帶，以防止在倒帶時有部分被抹去之弊，因為在倒帶時若錄放開關撥在“錄”的位置上，此時抹音磁頭上有抹音電壓，雖然在倒帶時磁帶不直接貼近抹音磁頭上，但是抹音磁頭的強烈磁力線會影響磁帶的，所以在倒帶時將錄放開關撥在“放”的位置上，使抹音磁頭無超音頻電壓，免去將磁帶上之聲音抹去之弊。3. 放音轉為錄音時， V_7 指示管扇形有遲緩衝擊現象，免除之法可在 V_1 屏極回路中串聯一只 0.05 微法電容器 C_{26} 即可，如圖 5。


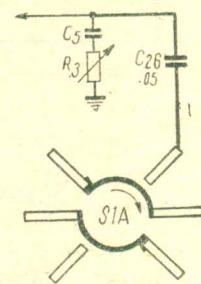


圖 5

測定變壓器線圈中心抽頭是否正確的簡便方法

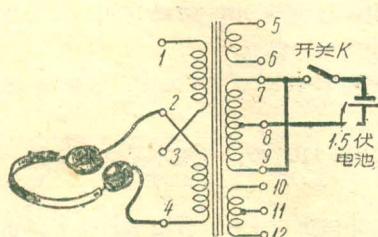變壓器製成後，要知道有中心抽頭的線圈是否抽得正確，可以用圖示的方法來測量，方便而又正確。具體過程是：把要測量的線圈（如電源變壓器的次級高壓線圈）



的兩端接頭相連（圖示的 7、9 兩端），接上一個 1.5 伏干電池及開關 K ，與中心抽頭連成通路。并在另外一線圈的兩端（如圖示

的初級線圈 2、4 端）連上一耳機，這時如把開關間歇斷路或通路，耳機中聽到的聲音很小或無聲，則抽頭抽得正確。

耳機可用毫安表或電眼 6E5 代替，只要電眼的陽極與陰極分別接在耳機的位置上就可以，看毫安表的指針或電眼的扇形來決定。如果抽頭正確應無讀數，或扇形無變化。

用同樣方法可以很正確的測量推挽式輸出變壓器等的抽頭是否抽得正確。開關 K 用蜂鳴器代替，或電源用 10 伏以下的交流電，使用時可更方便。

（路民峰）

不用电綫的电鈴

在一幢办公大楼内，或者相鄰的住宅間有时为了想安装几只电鈴，需要圍繞房屋架掛許多电綫，这样，既不美观又不經濟。这里介绍一种不用电綫的电鈴，可以克服以上缺点。

原理 这种裝置共有發送器(圖 1)和接收器(圖 2)兩部分。均使用交流电源。

当按下發送器的电源开关(SW)后，發送器就产生高頻振盪(約 625 千週)，經電灯綫送出。

接收器經常处于待收状态，当收到高頻电流后繼电器Ry动作，接点a閉合，溝通电鈴电路，电鈴振鳴。

当开关SW释放后，發送器停止工作，接收机的繼电器复原，接点a断开，电鈴停止振鳴。

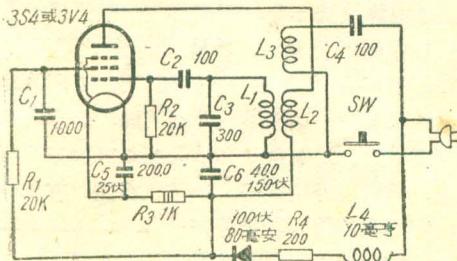


圖 1

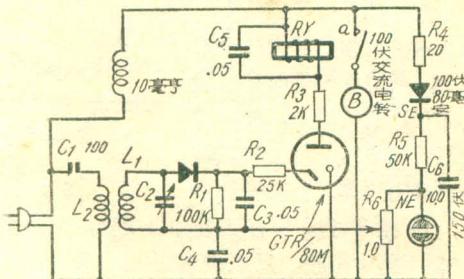


圖 2

电路說明 發送器使用一只直热管(3S4或3V4)作高頻振盪，利用硒整流器整流后得到 80 毫安 100 伏的直流电压供給灯絲和屏压。 L_1 、 L_2 、 L_3 为普通空心綫圈。 C_3 是固定电容器，容量为 300 微微法，它与綫圈構成諧振电路。 R_3 是固定电阻，作为灯絲的降压电阻。 L_4 是 10 亨利的扼流圈。

当 SW 按下后， C_6 的兩端約有 100 伏的直流电压，电子管即起振盪，振盪电势經綫圈 L_3 、 C_4 輸送到电灯綫。

接收器电路中 C_2 是 100—600 微微法的可变电容器，用晶体檢波，觸發管 V_1 为 GTR/80M， V_1 管屏極電路中串接的繼电器 Ry 的电阻为 5000 欧。硒整流器輸出的整流电压也是 100 伏 80 毫安，作为 V_1 的栅偏压。 NE 是氖灯，它和 R_6 的作用是保持 V_1 起动極栅偏压的稳定。

接通电源后，交流电源經 10 亨利高頻扼流圈，硒整流器 SE 加到 C_6 的兩端(約 100 伏)，氖灯通常放电时电压維持在 60 伏左右，調整 R_6 取得适当偏压，以便 V_1 起动極在获得一定的信号电压时便开始放电。

由發送器送来的高頻信号經晶体檢波后，在 R_1 兩端即出現直流电压，因它和柵偏压串聯， V_1 起动極电压上升，于是 V_1 开始放电。 V_1 屏路繼电器 Ry 动作，接点 a 闭合，电鈴振鳴。

和 Ry 并联的电容器 C_5 的作用，是用来防止半波整流后的直流通过繼电器产生抖动。 R_2 是防止起动極电流过大。

应用上的几个問題：1. 觸發管 V_1 产生赤橙色表示放电正常。

2. 整流器極性不能接反。

3. 接收器在待收状态只消耗 1 毫安的电流，所以消耗不大。

4. 3S4 或 3V4 輸出只有数百毫瓦，在市电电源合用一只屋外变压器的相鄰住宅間使用时效果尚佳，距离再远可改用輸出电力較大的直热管。

5. 这种裝置除去呼鈴以外，还可以推广到其他如收音机或扩音机的遙控等等各个方面。

(張洪泰节譯日本“無綫与實驗”1957年第8期)

簡單的光控繼电器線路

蕪青

光电管控制線路很多，本文介紹的可称为最簡單的一种。除了光电管 1P40、五極管 6f6C 及繼电器以外，所需零件只是兩個电阻及一个电容器。


線路的特点是全部用交流工作，不需要直流电源。線路的作用是簡單的(參看所示線路圖)。当 A 点对 B 点为负时，整个線路是不起作用的。当 A 点对 B 点为正时，假定沒有光線照在光电管 1P40 上，因此沒有电流通过 10 兆欧电阻，6f6C 的柵偏压为零。此时，屏極电路中即有电流流通，繼电器吸下銜鉄，使接触点 1、2 联通。有光線照射在光电管陰極上时，即有电流流經 10 兆欧电阻，产生柵偏压，使 6f6C 屏極电路电流減少很多，繼电器不能再吸住銜鉄，1、2 两点断开，而 1、3 两点接通。25 微法电容器的作用与普通整流器的滤波电容完全一样，其作用是使繼电器能平稳的工作。

6f6C 五極管联成三極管运用，灯絲可用一普通 6 伏电鈴变压器(圖中未画)燃点。

光电管不一定要用 1P40，試用 CE2C，效果同样良好。

BB 兩点間的电阻約 1200 欧，当然不是临界数值，可以自行調節。

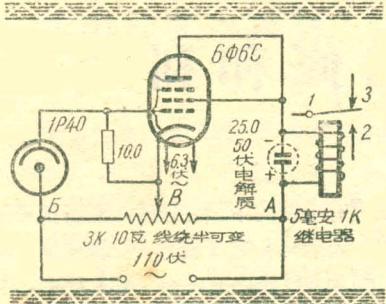繼电器有 4 毫安电流即可工作，其綫圈电阻为 1000 欧，因此測量其端电压，即可知电流值。整个电路的灵




灵敏度显然决定于继电器。实验结果，在普通房间的亮度下，遮断光源约1/20秒，继电器即能动作。调节继电器时，最好使衔铁下吸时不要和线圈铁心相接触。以免释放时间过长。

不难将分压电阻加以适当的修改而使线路可用于220伏电源上。不过必须注意，1P40一类的光电管过大的工作电压及过强的光源将使管内引起辉光放电，正离子冲击阴极表面，使光电管受永久性的损害。最好不要使光电管工作电压超过90伏（指最大值，非有效值）。

•自制活动矿石•

材料 直径1公分左右的玻璃管一段，硬橡皮一块、矿石一块、缝衣针一根、牙膏皮一块、细铜丝少许。

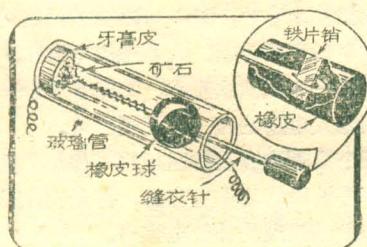制法 1.用锯药水瓶的小锯将玻璃管截下约3.5公分，并磨光。2.用剪刀把橡皮修成球形，使其大小恰能塞入玻璃管（不要太紧）。3.把缝衣针从橡皮球中央穿过，在针尖端缠上细铜丝，铜丝一端作为触针，另一端穿过橡皮抽出。4.在半边矿石四周围包上刮净的牙膏皮，同时包入另一根细铜丝，从另一端抽出，牙膏皮的大小也要使其恰能塞入玻璃管（愈紧愈好）。5.缝衣针的尾端用橡皮包好，在针眼处用一小铁片锁住。这样搬动缝衣针即可寻找矿石的敏感点。（陈瑜）



讀者、作者、編者

本刊为了适应和满足广大读者的要求，从第4期起在内容方面除保持原有的报导范围外，每期再增加给初学者的通俗浅显的初级无线电“技术知识”和有关“无线电电子学的技术介绍”“电子器件的制作”“给广播网工作者”以及“无线电工业常识”等类的文章。

本刊为统一线路图里电阻、电容量 单位表示法的啓事

亲爱的读者：

本刊从创刊以来，对于线路图里电阻、电容量单位的表示方法很乱，有用欧、千欧、兆欧、微微法、微法的，也有用希腊字或拉丁字组合的Ω、KΩ、MΩ、μuf、Pf、μf的，对于读者学习上带来不少麻烦。为了克服这些缺点，使读者阅读方便，今后本刊的线路图除已制成的锌版不便再行改动，以及个别译稿利用原文制版时，由于原图过小，不易更动另加註明外，特按照国产碳膜电阻和纸电容器上单位的表示方法并参照苏联线路图里电阻、电容量单位的表示方法，暂作如下统一规定试用，希读者们提出意见，以便改进。本刊编辑室

电阻数值的表示

1. 带有小数的，加单位（欧），以便与兆欧区别。如R₁—1.5欧，即R₁为1.5欧。

2. 1—999欧，单位（欧）省略。如R₂—350，即R₂为350欧。


3. 1,000—999,000欧，用K（表示千欧）作单位，也可以如第2项不加K字，以欧作单位。如R₃—47K，即R₃为47千欧或47,000欧，R₄—200K，即R₄为200千欧或200,000欧，R₅—1500，即R₅为1500欧。

4. 1,000,000欧以上，单位省略，但加小数点和0，表示兆欧。如R₆—2.0，即R₆为2兆欧或2,000,000欧，R₇—4.7，即R₇为4.7兆欧或4,700,000欧。

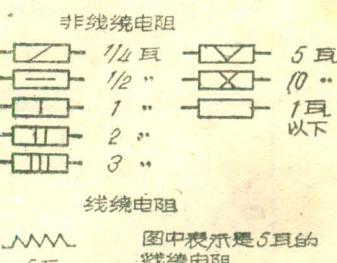5. 100,000—999,000欧，可以用第3项方法也可以用第4项方法表示。如R₈—500K，即R₈为500千欧或500,000欧，R₉—0.3，即R₉为0.3兆欧或300千欧或300,000欧。

电阻功率的表示

非线绕电阻用符号表示，线绕电阻加注瓦数；既未加注瓦数也未用符号表示的是1瓦以下的电阻，可以是线绕电阻，也可以是非线绕电阻。凡文中附图有用符号表示功率的，符号的意义如下：



电容量的表示

1. 带有小数的，加单位（微微法），以便与微法区别。如C₁—3.5微微法，即C₁为3.5微微法。


2. 1—999微微法，单位（微微法）省略。如C₂—200，即C₂为200微微法，C₃—5000，即C₃为5000微微法。

3. 10,000—1,000,000微微法以上，单位省略，但加小数点和0，表示微法。如C₄—0.05，即C₄为0.05微法，C₅—4.75，即C₅为4.75微法，C₆—8.0，即C₆为8微法。

廢中頻變壓器的檢修和利用

馮報本 馮燁然

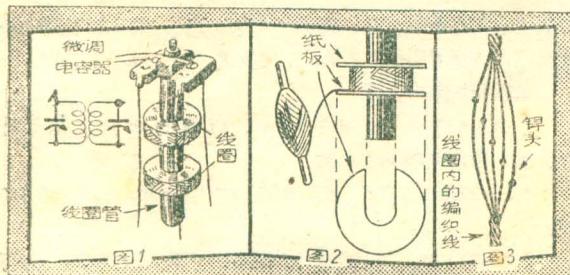中頻變壓器內部有兩個蜂房式線圈，各與一個微調電容器並聯（圖1），線圈是由幾股極細的漆包或絲包線繞成的，股數愈多，變壓器的質量就愈好。線圈斷掉几股或全部斷線，是中頻變壓器最常見的故障。這種情況又多是發生在雨季時霉斷的。霉斷的線圈霉點大多在外



部的幾層上分佈着，可以將導線小心地拆開，一直到最後一個斷頭，用歐姆表或聽筒導通試驗，證明再沒有斷頭，就可以將線端鋸到原來的鋸片上，重裝在收音機里，雖然拆去一些線對它的電感量有些影響，但由于微調電容器的作用，經過調諧後仍可應用。

如果斷頭在線圈內部，也需要將線拆開，一直到斷頭處把線接好，這時剪兩塊厚圓紙板（圖2）嵌在線圈梗上（開口一個向左，一個向右），將拆出的線用亂繞的方法重行繞上，在蜜臘里煎煮十余分鐘取出，待大半凝固時，將紙板抽去（或仍舊留着亦可），將線端鋸回鋸片上，即已修好。

鋸接這種多股編織線的斷頭時，要參差地逐根鋸接（圖3）。這樣，在綫合時接口就沒有互碰，重綫時不需絕緣物，也不會短路。

線圈沒有全斷的中頻變壓器，用聽筒導通試驗不出來的，因為只要它僅剩下一股線未斷，導通器也仍有聲響；測量多股線內有沒有個別斷線時，要用比較精密的低歐表。

下面再談談廢中頻變壓器的利用。對於僅剩下一個完好線圈的中頻變壓器，可以作如下用途：

1. 超外差式收音機有時會受到江（海）岸電台電報聲的干擾，因為它們的頻率接近500千週，會直接窜入中頻電路，用中頻變壓器的一個線圈和它的微調電容器作為輸入回路的陷波器可以避免干擾，辦法是把隔離罩及壞的那組線圈及電容器取去，把好線圈的兩條引出線跨接在天線與收音機輸入端間（圖4）。調節C，使干擾的電報聲最小即可。

2. 未斷線的那組線圈還可利用作高頻扼流圈，當然中頻變壓器線圈的電感是太小了，但在要求不嚴格的場合仍可用。


3. 利用未壞的那組線圈作單回路礦石機的線圈（與其並聯的微調電容器應拆去），與100微微法的可變電容器並聯，能接收廣播段內的電台（圖5）。

4. 我們知道外差機是不能接收等幅電報的，要接收電報必須加一個差拍振盪器。中頻變壓器的一個線圈可利用來做差拍振盪器的振盪線圈。此時可把中頻線圈拆下30—40圈抽一個頭出來，然後把線再亂繞上，即改成哈脫萊式的振盪線圈，可照圖6連接成為差拍振盪器，其中C₁、C₂是原來的微調電容器，調C₂可略變差拍出來的頻率，即改變接收電報聲的音調。C₃乃輸出電容器，電容量只要很小，約1—5微微法左右，實際上可用一條絕緣線在檢波管的輸入電路的線上繞幾圈即可。

5. 把兩個微調電容器並聯起來，作外差機變頻器上廣播波段的整流電容器，拆開來分別用時，可作調諧線圈的補償電容器。

6. 隔離罩可作裝高放級時隔離高放線圈之用，也可作為花生管，GT管的隔離罩，這時可在罩上鑽幾個小孔，以便散熱。

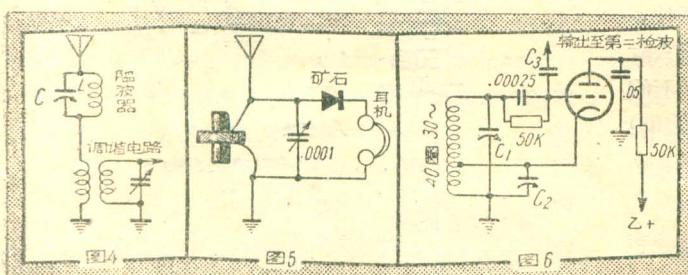7. 如是鐵粉心的中頻變壓器，其鐵粉心亦可拆下加以利用，把它放在自制的調諧線圈中，靈敏度可增進不少。



用廢牙膏筒熔制鉛錫

把用完牙膏的牙膏筒撕開，把剩余的牙膏揩淨，然後放在鐵勺里，放在火上燒熔後，將浮起的一層漆取

去，剩下的就可以做為焊錫用了。一只普通的牙膏筒大約可熔化6—8錢的錫。（士元）

干电池充电試驗

謝中一

我做了一些干电池充电試驗，充電設備如圖， T 是电源变压器，初級220伏、次級15伏，每1.5伏抽头，共抽5头。 D 是直徑4公分的氧化銅兩片。 R_1 是800歐5瓦綫繞電阻， R_2 是300歐1瓦的炭阻， S 是單刀五擲開關， L 是3.8伏、0.2安指示燈， M 是0—25

表一

干电池充电前后变化表

名 称	充 电 电压 (伏)	充 电 电流 (毫安)	充 电 时 间 (小时)	充 电 前					充 电 后				
				开 路 端 压 (伏)		60毫安負荷的端压(伏)			450毫安負荷的端压(伏)			开 路 端 压 (伏)	
				1秒	10秒	10分	30分		1秒	10秒	10分	30分	
联一牌 5号电池	1.9	5	1	4.25	0.65	0.2			1.5	1.3	0.9		
紅獅牌 1号电池	2.0	100	7	1.1				0	0	1.5		1.5	1.45

充电电压高至2.5伏，电池無發熱現象。

表二

同牌同类型电池充电效果比較表

名 称	充 电 前 具 有 条 件	充 电 后 效 果
紅獅牌 1号电池	外表完整，因誤接短路，測得开路端电压为0.7伏加450毫安負荷，端电压为0伏	測得开路端电压为1.5伏，在450毫安負荷下連續工作半小时，端电压降至1.3伏。
紅獅牌 1号电池	外表破損在庫中已存放一年半，測得开路端电压为1.1伏，加450毫安負荷，端电压为0伏	測得开路端电压为1.45伏，在450毫安負荷下10分鐘后不能維持工作。

試驗證明，1.不論是何種电池，损坏程度如何，一經充电，端电压均可上升。2.干电池原来的端电压愈高，內阻愈小充电效果愈好。3.干电池外表愈完整，鋅

皮破損愈小，充电效果愈好。4.大型电池比小型电池充电效果好。5.放在倉庫日久，电解液已干涸的电池效果不好，因短路大量放电的电池充电效果較好。

况下阻值为547千欧($R_4 + R_6$)，如有故障时就会低于547千欧。

国产504型收音机常見的故障

国产504型收音机的第二只中頻變壓器(Y_2)經常出故障。

504型收音机的 C_{20} 、 C_{21} 与 C_{19} 疊在一起， C_{20} 或 C_{21} 常会發生短路故障，因而使收音机的效率显著降低。或者造成收音机的斷音。

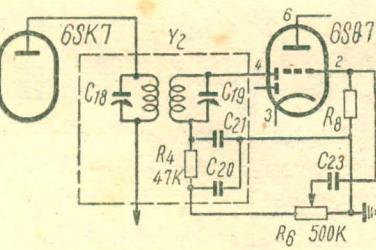


圖 1

如果当收音机有断音或效率显著降低时，可用欧姆表高阻档测6SQ7第4脚与地間之电阻(圖1)。正常情

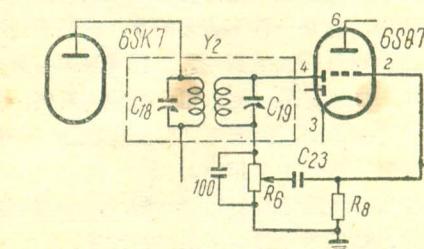


圖 2


發現这种故障之后，最簡單的处理办法，是將其第二只中頻變壓器(Y_2)拆下，將 C_{20} 、 C_{21} 开路，將 R_4 短路，并在 R_6 兩端跨接一个100微微法电容器如圖2。接好后要重校一下 Y_2 。(張振藩)

怎样用美通 554 代替 553 线圈

国产 6SA7, 6A2II 变频管问世以来，使用者越来越多，但美通 553 线圈常有买不到的情况，下面介绍一下用美通 554 线圈改制的方法。

天地线回路线圈不需更动，需要改的是振盪线圈。把短波线圈离接地端(E)2 1/4 圈处抽一个头。抽头的做法是这样的，把 E 铜片上的线头剥下(中波不动)，拆下 2 1/4 圈并在抽头处弯成一个小圈用锡焊上。在抽头的小圈下垫一小块黄腊布，拆下的铜线依旧缠好铜上，原来的短波回路线圈拆去不用。中波部份按附图接线即可，接反了是不会起振盪的。

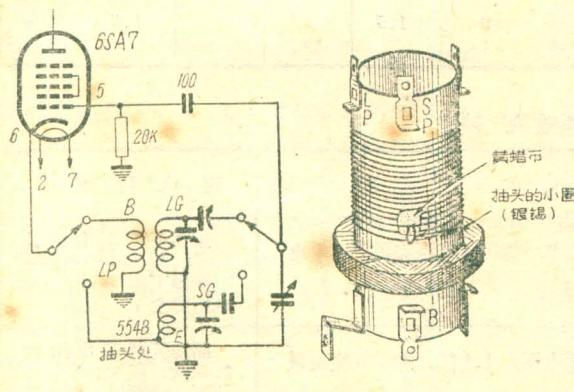改制的短波线圈用直接抽头，使接线简捷(国产 503, 504 收音机都用这种方法)并且阴极抽头线圈圈数比 553B 多 3/4 圈，提高了振盪能力，使短波 49 公尺段的灵敏度大增。(首第棒)



振盪线圈的接线圖

短波振盪线圈的抽头


焊接电阻丝的新方法

琦 著

限制线绕电阻，需用电阻丝绕制，一般的电器上，也常采用电阻丝来限制电流，但是电阻丝的出线，与铜引出线的焊接，却是一件不容易的事，往往不得不在焊接时，采用腐蚀性较大的焊剂。这样常使焊接处留下腐蚀性的焊剂，日久已后，使电阻丝腐蚀而断线。个别工作者采用熔焊的方法，但熔焊必然使电阻丝的出线脆化，一经扭动或振动就会折断。

这里提出的方法是利用简单的装置，先将电阻丝引出线镀上铜，然后用锡焊在引出线铜片上。

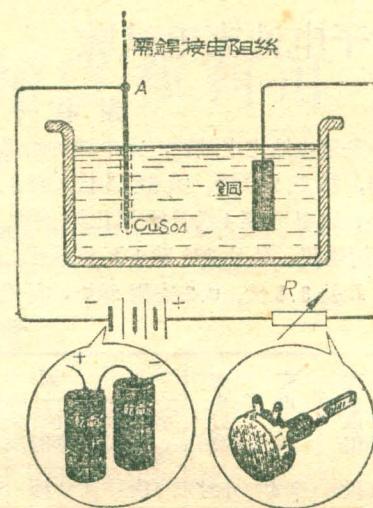取小玻璃缸(或其他不导电耐酸的容器)，把硫酸铜($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)置于容器中，加热水溶解它，一面进行搅拌，待硫酸铜溶解后，用水冲淡到 0.2 公分(克)硫酸铜 10 毫升(c.c)水的比例，然后稍加浓硫酸(H_2SO_4)，每 10 毫升水溶液注入 0.5 公分(克)的浓硫酸(如果稀硫酸按



含量百分数增加)。然后按上圖电路联接。电池正极接一铜片，电池负极接电阻丝。由于电阻丝内阻较大，因此电池负极与电阻丝之间连接线愈短愈好。

电阻丝引出头在镀铜之前，必须先用砂纸砂光，并浸于稀盐酸或硫酸中稍加腐蚀(浸 20—30 秒，然后用清水冲洗)。

电阻丝与铜片之间的充电电压 3 伏已足够(用 R 调节)。电镀的电流最好能控制在 1.5 安/公寸²，即电镀总面积如果是 0.5 公寸²，最好控制电流在 0.75 安(可以多根同时镀上)。镀铜时间，随电压及需要厚度而定，而各种电阻丝不同。使用时可先作试验。镀层不宜太厚，否则容易剥落。

取出后再用清水冲洗，即可应用。


安全指示灯

余 紀 祥

使用电池式收音机，一不小心，即有烧毁电子管之危险，现在本人只多用一只 2.5 伏电珠和一只单刀双掷

开关，就制成了简易安全指示器(如圖)。

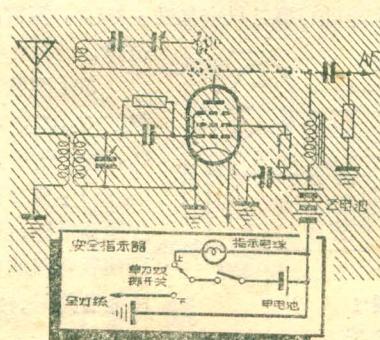当收音机接上甲乙电源时，因为原来单刀双掷开关向上，故电珠发亮。如果发现电珠一亮烧毁，这就告诉我




们甲乙电源接错。若电珠发亮正常，再把单刀双掷开关扳向下，电子管灯丝即成通路。

资料

631A型磁带录音机

——公私合营上海钟声录音器材厂出品

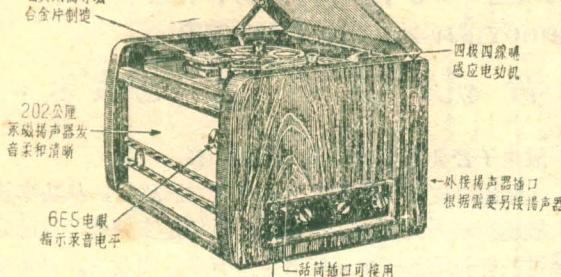

电源：110/220伏 电力消耗：约120伏安

带速：19.05公分/秒 磁带盘：一般直径在180公厘以下的均可使用。

录放音时间：直径180公厘带盘 $\frac{1}{2}$ 小时。倒带速度：约为带速的10倍。




频率响应：100—5000週/秒 士3分贝

输出功率：2瓦

噪音电平：-32分贝

失真度：输出在2瓦时不超过8%

使用定额：全负荷时可连续使用6小时，机内各件之绝对温度不应超过105°C。

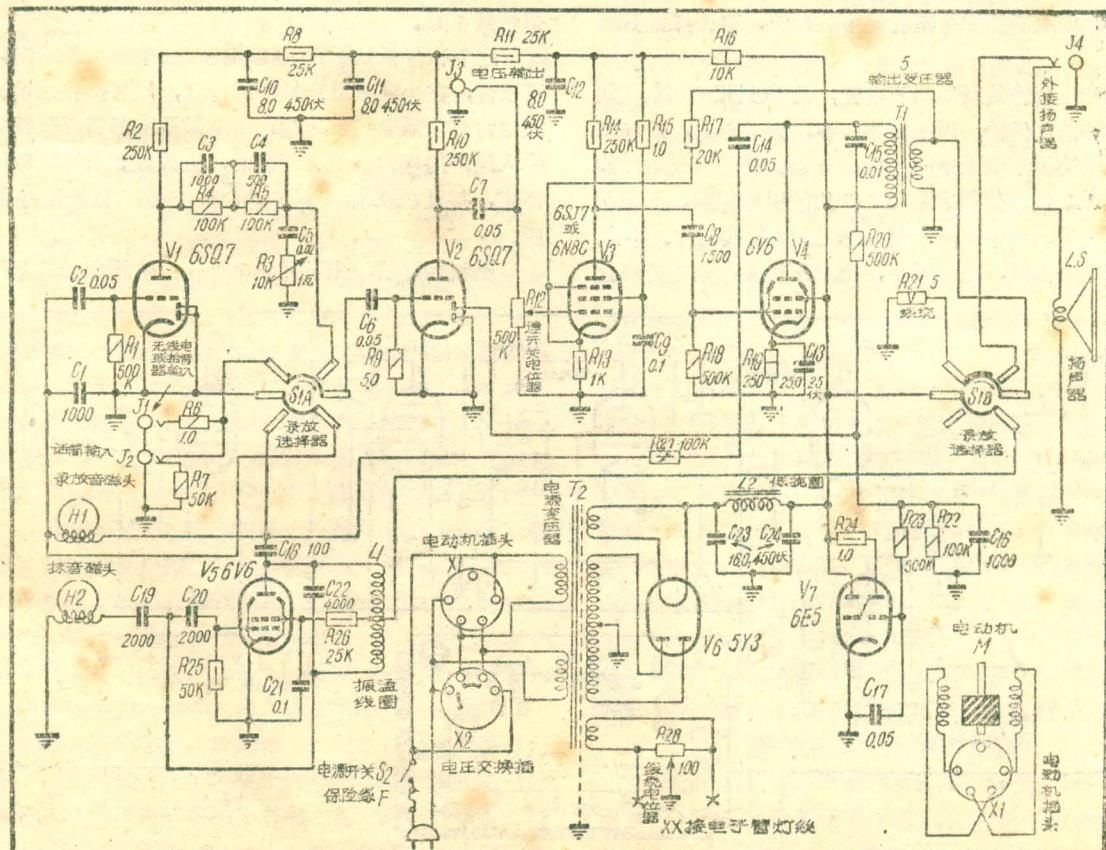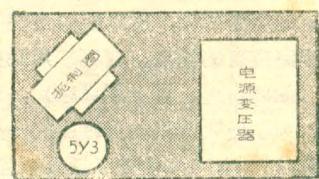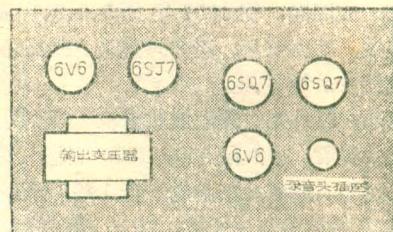



收音机制作讲座

SHOUYINJI ZHIZUO JIANGZUO

超外差式收音机—III

馮報本

超外差式收音机的制作

这里，我們介紹一部用干电池另一部用交流市电作电源的超外差式收音机的制作方法。关于零件的选择和裝机的一般問題，在1957年第5、6、9、10期的講座里已經談過，不再重複。現在只談談这些線路的性能和裝置时要注意的地方。

电池式超外差式長短波收音机 線路見圖22甲，有兩個接收波段，中波段550—1600千週，短波段6—18兆週。这个線路用北京牌电子管1A2 μ 作变頻，1K2 μ 中放，1B2 μ 檢波兼第一低放，2 μ 2 μ 功率放大。線路包括了超外差式的主要部分，所以裝置虽然簡單，但是却具备了这种線路应有的优点。变頻級用回授式振盪，采用售品線圈（如要自繞，見上期講座），用四刀双擲波段开关管理。为了使收音机的灵敏度好一些，变頻級沒有加入自动音量控制，1B2 μ 是二極五極管，有較大的放大係數，使下一級得到較大的推动力。2 μ 2 μ 的灯絲是并联使用，使它和其它几个电子管的灯絲电压相同。如市上售品电阻不能完全适合圖中的数值，可选择近似的代用。

国产花生管是新型的省电管，乙电只用60伏，如用市售的乙电供給，用一塊半已够，为了节约，最好用40节手电筒用干电池串联供給。各电子管的灯絲电压額定值是1.2伏，但仍允許用1.5伏的甲电供給，不須另加降压电阻，当甲电降低到0.95伏时仍能工作。甲乙电池的电压都低，电流又小，所以选用国产省电管較之

一般电子管要省甲电50%，乙电70%。


裝置时应按一般步驟，鋸好灯絲回路后，从功率放大級起到第一低放級，檢波級，最后是变頻級，这部分裝过三管机的無綫电爱好者是沒有多大問題的。只是变頻級的波段开关接綫比較难办，请参考1957年10期講座第28頁的方法裝接。

底盤應該用金屬的，圖22乙是底盤上主要另件的排列参考圖。如果把裝收音机底盤的木箱做得大一些，連同甲乙电池都放在里面，使用和携带起来就更为方便。

这个收音机可用口径125或165公厘的恒瓷式揚声器，輸出变压器可用3S4的代用。如要自己繞制，可用一般輸出变压器里中心寬为16公厘的小型硅鋼片，迭厚約16公厘，初級用中規漆包線0.12号繞3500圈，次級用0.6号線繞80圈，就能配合音圈阻抗为3—4欧的揚声器。虽然舌簧揚声器也可用（線圈直流电阻2000欧左右的才有足够音量，使用时不需輸出变压器），但音質不好。

这个收音机只要在天綫端接一根半公尺長的拖綫就可收音，在小室里已有足够的音量，只有接收远地或短波电台时才需要接上天綫。中波段沿海各省晚間收听中央人民广播电台是没有問題的，短波段要看时间和地区而定，并且在調諧时要有耐心和熟練，才能很好的收听。

全机裝好后，先不挿上电子管，依講座1957年第4

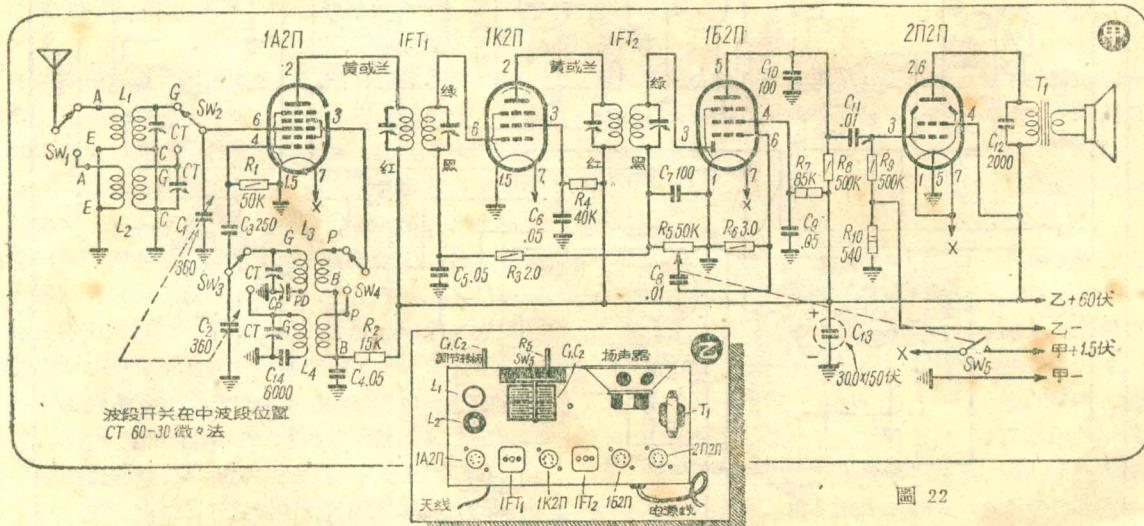

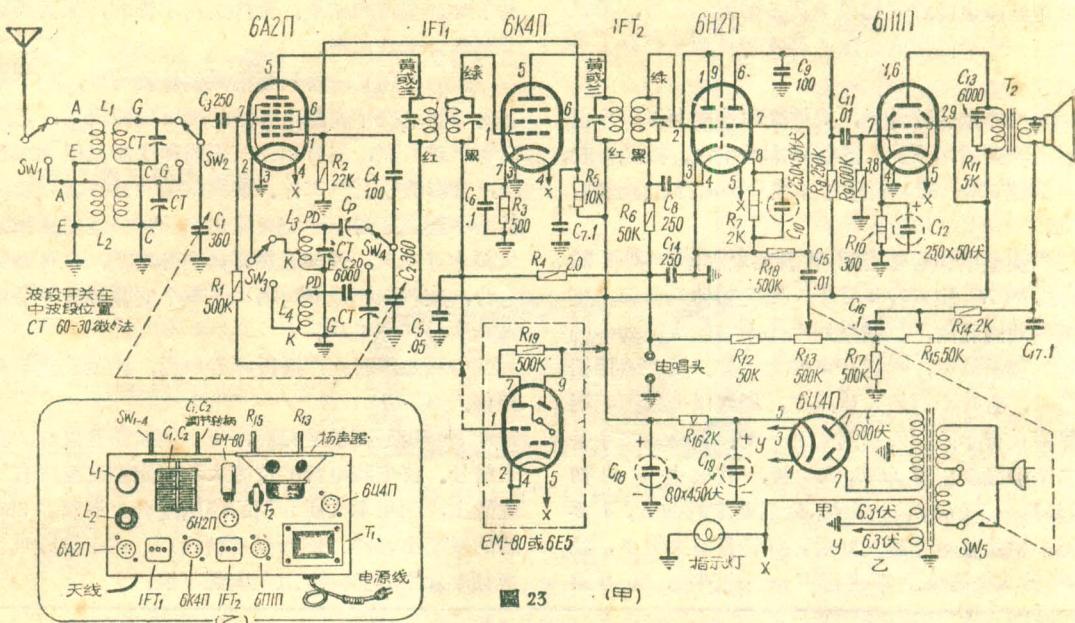


圖 23 (甲)

期的試驗方法，用一个小电珠随便插入某一个电子管座的灯絲插孔里，接上甲乙电，小电珠能發光就不会燒燬，方可將全部电子管插入，以后还要經過下面所說的調整手續，才能正式使用。

交流超外差式長短波收音机（圖23） 这是供有交流市电的地方使用的。采用北京牌七極管 6A2Π 作變頻，高頻諳截止式五極管 6K4Π 作中放，高放大系数双三極管 6H2Π 的一个三極組接成二極諳波，另一个三極組作第一低放（用 6H1Π 也可以，但放大系数較低），束射四極管 6L4Π 作功率放大。

这綫路也有兩個接收波段，接收范围和上一綫路相同。振盪綫圈采用抽头式，可以自繞（見上期）也可以用售品綫圈，用四刀双擲波段开关管理。6A2Π 用这种振盪比較稳定，變頻級和中放級都有自動音量控制，變頻級的自動音量控制电压是用并联接法通过 500 千欧的电阻加到信号柵上的，这样便不致影响这一級的調諧質量。用 6H2Π 作諳波兼第一低放是为了它在市上比較容易买到，只用它的一个柵極和陰極作二極諳波，屏極沒用上而和陰極連接起来（当中的屏蔽是接地的）。这样可以使諳波电流不致过强，可以減小失真的机会。諳波后輸出的音頻給另一个三極組放大，推動 6H1Π 工作。輸出变压器的初級綫圈上并联有音調調節器，負回授从次綫綫圈取得，經過一組音調調節網絡加到第一低放管的柵極上，这些裝置都可以使放音質量大为提高。綫路中备有电唱头插口，国产品体式或高阻动圈式（約 3000 欧）的电唱头在这里都合用，音量不小。

电源变压器自繞的数据如下：用 3 号硅鋼片迭厚 40 公厘，初級 220 伏用中規 0.25 号漆包綫繞 1100 圈（如电源是 110 伏，应分成兩個綫圈，每个繞 550 圈并联应用），次級高压綫圈 600 伏，用 0.1 号綫繞 3000 圈，在

1500 圈中心处抽头。灯絲綫圈甲 6.3 伏，用 0.9 号綫繞 32 圈，整流管灯絲綫圈乙也是 6.3 伏的电压，用 0.56 号綫繞 32 圈（如用灯絲电压为 5 伏的整流管如 5Y3 等，应改用 0.8 号綫繞 25 圈）。同样是 6.3 伏灯压而要把整流管灯絲單独繞一个綫圈供給，原因是 6A4Π 管陰極間耐压为 350 伏，万一陰、絲極間打穿，会連同把其他电子管的灯絲燒燬。初級和各个次級綫圈之間應加一層靜電隔離（最簡單的是包一層不相卷合的錫箔通地），以避免調变交流声的發生。

綫路圖中附有用虛綫方框标出的調諧指示管的接綫圖，当电台被調諂到正确的位置时，管里螢光屏上的陰影便縮小靠攏，憑視覺就可看出調諂是否正确。但是它沒有改善綫路性質的作用。

收音机裝好后，灯絲及整流电路的校檢手續和一般交流机相同。然后校驗回授，这时只用 6H2Π，6H1Π，6L4Π 三只电子管工作，如果回授正常，揚声器不会有叫声，用手指按一下 6H2Π 的第 7 脚，会有很大的“咗咗”声；有电唱头的，最好放一張唱片來試一下音量控制器和音調控制器。如果叫哨声很大，無法控制，那是回授电压弄錯了，要將輸出变压器 T_2 次級綫圈的接头对調一下；另一种情形是音調控制电位器 R_{15} 在中央的一段正常，旋在兩端时有尖哨或悶叫声，这是回授过深的原故，要將 R_{17} 減小一些，适当的阻值由試驗决定。

最后也要和上面所說的干电机一样，要經過下面的調整手續，將各个調諂回路校准才能正式使用。

超外差式收音机的調整

超外差式收音机里的調諂回路比較多，裝好后如不經過精細調准，是不能發揮它的效率的。上面兩种綫路的調整方法，基本上是一样的。

考慮到無線電愛好者們很少具备需要的儀器，所以這裡僅介紹一些最簡單的方法，將收音機調諧到合於一般應用。

新裝的超外差式收音機，靈敏度和選擇性並不很好，但接上天線後，多少總能收到本地電台。校驗時最好先在中波段 550—900 千週內尋找一個電台，調好後不要再動。

第二步調整中頻變壓器的半調整電容器，把圖 22 的 R_5 圖 23 的 R_{13} 旋到音量最小，用旋鈕伸入中頻變壓器鋁罩頂部的圓孔內，以細微的動作左右微微旋動半調整電容器的調諧螺絲，到播音聲變大為度。用普通膠柄旋鈕調整時，有時會引起人體感應，最好用一種透明柄的，金屬桿只有半段嵌入柄內的那種。調整的次序是先調第二個中頻變壓器 IFT_2 的次級，其次是它的初級；然後是第一個 (IFT_1) 的次級，最後是它的初級，不要顛倒。每個半調整電容器調好後，如音量增大很多，就必須將 R_5 或 R_{13} 旋小，再進行下一個的調整，使耳朵

易于辨別調諧的結果。有調諧指示管的，只要將它的影子調到合攏就正確。

新的中頻變壓器只要稍微調整就可以，切不可在裝置前後將這些半調整電容器的螺絲隨便旋動，否則將使它們嚴重失調，沒有相當的經驗和儀器就很难使它復原，會影響收音機工作。初次試裝的愛好者們最好采用新的中頻變壓器，一定要使用舊品時，也應確知它沒有失調才可應用，否則雖然接線全部無誤，也可能收不到電台，或者引起很多叫哨以及整個度盤都被一個電台佔滿無法分開等毛病。

中頻變壓器在廣播段調好以後，在短波段不必再作調整。

下一步是調整變頻級，使本地振盪能很好的跟蹤外來信號。首先將電台的位置大致固定在度盤應有的頻率位置上，如用本文所介紹的線圈配合上海製品 360 微微法的雙連電容器（例如復旦牌的），在中波段時各個主要頻率和電容器的近似角度如下表：

頻率(千週)	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
可變電容器動片角度	172°	145°	115°	85°	67°	50°	42°	32°	25°	18°	10°	5°

表中以動片完全旋入時作 180° 計算，可以剪一塊比電容器動片略大的半圓形硬紙片，在上面繪一個 180° 的圓弧，照上表分出各主要頻率的角度（紙片面對我們的右邊是 180°，左邊是 0°），標出頻率的數值，最好每格里再分出一些小格，如圖 24 的樣子貼在拉線度盤上，旁邊豎一根用細銅絲彎成的臨時指針，調諧時臨時指針和度盤相合

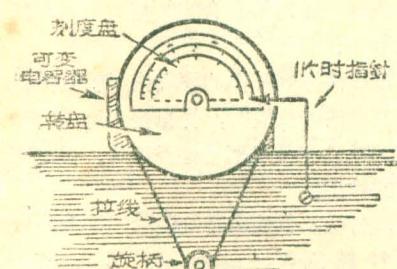


圖 24

的刻度就是對外來信號的諧振頻率。

調整變頻級時，整定電容器 C_p 旋成八成緊的狀態（雙連電容器上原附有半調整電容器的，應將它們拆去），在 550—900 千週附近找一個電台，度盤上的刻度應和它的頻率相近（自繞線圈不大準，信號最響的位置接近于度盤的刻度就認為相當），調整 C_p 到播音聲最響，這一段頻率受 C_p 的影響最大，變動 C_p 可以使電台的位置有較大的變動。然後又在 1100—1600 千週一段找一個電台，同樣旋在度盤上頻率相近的一點最響的地方，調整和振盪線圈并聯的 C_T 使播音聲最大，這一段頻率受 C_T 的影響也最大。調好後再收聽 550—900 千週間的第一個電台，重複在 C_p 上調整，然後又反過來收 1100—1600 千週間的那個電台，重調 C_T 。這樣反復調整，至相

互變動的情況減到最小為止。

調整時，如果電台播音聲最響的位置和度盤上相應的頻率刻度相差很遠，多半是振盪線圈繞得不准或 C_p 容量不正確（當然信號調諧線圈和可變電容器不相配合也是一个原因），可以調整 C_p ，使收聽電台的位置向度盤頻率刻度處靠攏， C_p 旋緊時，電台位置向頻率高的一端移動，旋松時，向低的一端移動。有時差頻和中頻變壓器的頻帶相差過大，也有這種情況，就得依調整中頻的次序將各個中頻變壓器的頻率調高或調低一些。中頻變壓器上的半調整電容器旋緊時頻率降低，旋松時升高。如果這些方法都不能使電台在度盤上的位置和頻率刻度相符，那末只有檢查調諧線圈的圈數或者重繞。

在中波段調整好後，短波段一般是不再需要調整的。但有時短波段在可變電容器旋進一段後不起振盪，可試將電容電阻的阻值稍為降低或將瓦數加大，使電容電壓升高。其次將短波段的整流電容器（圖 22 C_{14} 、圖 23 C_{20} ）更換質量較好的（如本來用紙質的，改用云母的），或將它短路，毛病就可除去。這些方法無效，那是變頻管衰老了，要換新的。

變頻級經過這樣校准後，中頻變壓器仍應依第一次的調整方法重行調整一下。

和各個調諧線圈并聯的其它半調整電容器，在上述各種校驗時未旋動過的，最後也可在播音聲中微調一次，以取得最好的諧振。

經過這些調整以後，一般僅用 1 公尺左右的天線拖線能夠响亮地收到本地電台，那末這架收音機的靈敏度已經差不多了。

寬範圍可变电容器

在外国有一种宽广的可变电容量的电容器。这种电容器是用金属片绕在充满氖气的玻璃瓶上做成的。在瓶中有连接直流电压的电极，当直流电压变化时，通过氖气的电流随之变化，遂使氖气的介电常数也随之变化，借着控制介电常数，电容量就能在很大范围内变化。与此同时，当交流电压频率变化时，电容量仅有很小的变化，例如，一只电容器，频率变化从150千周至50兆周时，电容量变化，仅由3.6变到3.1微法。

(尚薰生)

半导体体温表

苏联有一种半导体体温表，只需要10—30秒时间就能测出体温来。这种体温表的最主要部分是装在小管里的半导体。由于半导体的热敏电阻特性，它本身的电阻随着所接触温度有显著变化。这个半导体被接普通电桥的一个臂，电桥的输出对角线上接着直接按温度刻度的电流表，电桥经常保持平衡状态，电流表中不通过电流，表针静止不动。当测体温时，半导体小管接触身体，则半导体的电阻随着所接触体温变化，使电桥的平衡破坏，电流表遂有电流通过。体温愈高则电流表中通过电流愈大，表针就指出相符的温度来。

(尚薰生译自苏联“少年

技术家”杂志1957、10月号)

世界上最小的无线电电台


“无线电丸药”是研究人体内脏器官状态的一种可塑的囊状物，体积只有长 $\frac{1}{8}$ 吋，直径为一吋的 $\frac{4}{10}$ ，是世界上最小型的移频无线电广播电台。当它被吞入人体后，能自动发射移频信号，根据讯号的變化确定人的病理状态。

“无线电丸药”的组成部分有：一个极小的转换器，一个振荡器，一个杯形铁淦氧磁物的铁心及其他线路元件；一个很小的可以调换的蓄电池供给振荡器工作电源，可使用15小时。

丸药中部是很灵敏的振荡器，振荡频率跟着丸药所受的压力而变化，使它发射出連續的无线电移频信号，它的发射距离

只有几英尺。用体外一只无线电移频接收机把信号接收下来。信号显示在一个电表，一个记录电流计，和一个阴极射线示波器上。当“丸药”进入病体，在内脏中的行径，可以用萤光镜或其他器具显示出来。因为“丸药”具有磁性，所以也能用人体外的磁力来操纵。


(金德清编译)

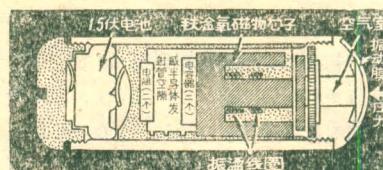

超声波水下无线电话机

外国有一家公司最近研究成功了一种应用水作为媒介来传送高频率声波的电话机，它是供潜水员在水下通信联系的工具。照片上的潜水员正在配带这种超声波无线电话装置，话筒装在氧气呼吸面罩内，发送及接收装置配挂在腰带上。

(超译)

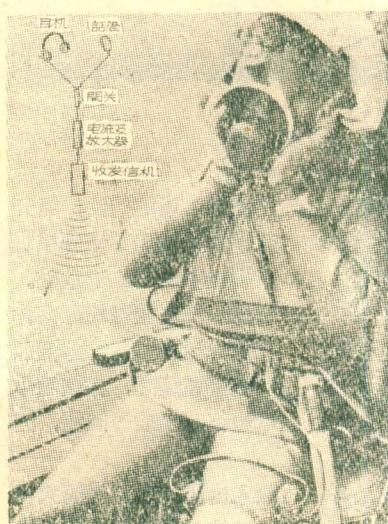

形音一致阅读机

日本一个电子学工程师最近创造了一架形音一致的阅读机，能够帮助盲人阅读书报。

这种阅读机的大小和普通打字机一样。内部装着话筒、扩音器和录音装置等。首先，用涂着氧化铁的纸片在阅读机上进行录音，然后把这种录了音的纸片和相应的印刷物（书报杂志等）配在一起，就成了“有声读物”。应用时，把它放进阅

读机，阅读机就开始讲话，或者发出印刷物中所要求的声音。

录音的纸片可以折叠或弄皱，都不影响音质。录音的费用很便宜，在一小时内就可以出二千份“有声”报纸。


“太阳”收音机

苏联科学院半导体研究所制出了一种“太阳”收音机。这种收音机的主要特点是电源用太阳电池。在足够强的太阳光下或200—300瓦的电灯光下，太阳电池就产生电能，除一部分电能供收音机使用，并有一部分电能充入收音机里的干式小蓄电池，以备无光源时供收音机使用，能够供给收音机200毫瓦电力60个小时，如果收音机用10毫瓦的耳机则可供电125小时。“太阳”收音机的外形，好像小手提包，里面有6只晶体管和小扬声器，内装磁性天线，因而使收音机很轻便适于携带，便于旅行者和地质勘查人员在森林、荒地等无法处应用。这种收音机，苏联无线电技术工业部早已掌握了它所必需的小型零件，将在工业上大批生产。(尚薰生译)

助听眼镜

现在已有一种为耳聋人设计的眼镜，它由微音器、变压器、晶体管和电阻等构成。一个超小型的电池供给这个设备所需要的电流。尽管电池的尺寸很小，然而还能工作180小时。声音是由装在眼镜架上的微音器传进的，而不是像装在胸前的那样。这种设备可以避免沙沙的噪声和呼吸声。

(罗世纲、秦天驥)

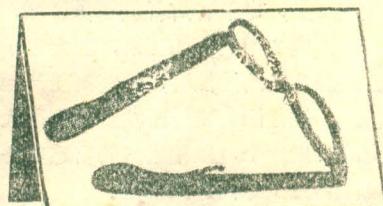

电磁波开矿

苏联煤业科学研究所正在试验一种利用高频电磁波来开矿的新方法。


研究所已制成了一种新型掘进机模型，高频发电机是它的主要结构。从高频发电机所发出的电磁波能够穿透巨大矿石的各个表层，并且在一刹那间把这些表层烧热，在加热时，由于组成矿石的各种矿物晶粒膨胀程度不同，它们之间结构上的联系便遭到破坏。矿石上由发生裂缝而至崩裂。这样，繁重的开矿工作变得好像摧枯拉朽。实验表明，要使岩石发生机械断裂只需要很小的应力就行了。



为什么？


WEISHENMA

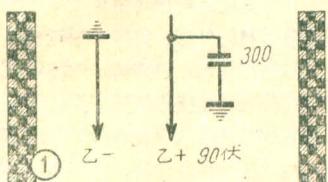一、有些干电收音机在乙电正極與地之間也接一只 30 微法的电容器（圖 1），我們知道干电池是不需要濾波的，那么，为什么要接这只电容器呢？（首弟椿）



二、220 伏的交流电压加在串接的两个 1 兆欧 电阻 R_1 、 R_2 两端（圖 2），那么，每只电阻应有 110 伏电

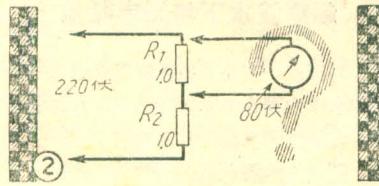
压降。但用一只普通电压表依次测量时，每只电阻兩端却只有 80 伏压降，两只电阻压降 $80 \times 2 = 160$ 伏，220 伏 $- 160$ 伏 = 60 伏。奇怪，这 60 伏电压到哪里去了？（張雷）



三、量电阻用的欧姆表的刻度，为什么测的欧姆数值愈大，指数就愈不精确？

四、推挽式綫路用的输出变压器是不是要比單管用的输出变压器的体积大一倍，为什么？（圖 3）

五、再生式收音机的度盤上，常常有一点引起再生叫声，为什么？（郑明）

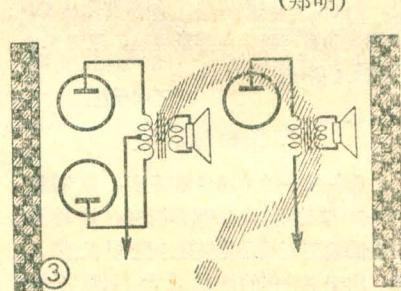

第二期为什么答案

一、圖 1 甲的接法不及圖 1 乙的接法好；因为按照圖 1 甲的接法，当开关 K 断开时，虽然甲电已断路，但灯絲电路仍为通路，如果偶而不慎将甲+ 碰在乙+ 上，电子管灯絲就要被燒断；在圖 1 乙 电路中就不会有这个危险。

二、圖 2 甲的接法正确，因为电子管 1S5 的抑制柵接地电位时起屏蔽作用。按圖 2 乙的接法时，抑制柵上比地电位高出 1.5 伏，屏蔽作用就会降低。

三、这是因为变压器綫圈具有很大的电感，当耳机接通瞬间，在綫圈中就会感应出一个电压相当高的自感电势，这个自感电势經双手成一回路，因此电流通过全身而感到麻电。

四、耳机和一般电话听筒的最大区别是耳机的输入电阻比电话听筒大得多。因此当他们串联运用时，流过耳机和电话听筒的电流虽然相同，但由于耳机的输入电阻大，产生的功率也比电话听筒大，所以耳机声音比电话听筒大。若并联运用时，他们的兩端输入电压是相等的，由于电话听筒电阻小得多，所以电流基本只流过电话听筒，而在电话听筒上发出了较大的声音。

五、用 5 伏电源去点燃 6.3 伏电子管的灯絲时，电子管陰極溫度就会大大降低。这时，就很容易产生陰極中毒的現象，即向陰極表面扩散的鎳原子，随着陰極溫度的降低而減少，同时鎳原子又会与其它元素相互作用，使陰極的放射性能逐渐丧失。这样就会縮短电子管的寿命。所以在使用电子管时，灯絲电压不要超过其額定电压，也不要低于其額定电压，否则将会縮短电子管的寿命，甚至使电子管不能工作（过低时）或燒毁电子管（过高时）。

关于“自行车 4 灯收音机”答讀者問

本刊 57 年 12 期發表“自行车 4 灯收音机”一文后，有些讀者來信提出一些問題，現由劉愛黎同志答复如下：

“自行车 4 灯收音机”中所用綫圈可用美通 336 代替。喇叭可以用舌簧喇叭代替，但舌簧喇叭体积較大，聲音沒有方向性，所以效果要差些，可用 5 吋永磁揚聲器代替。整流管 6H6 可用灯絲电压 6.3 伏，灯絲电流 0.3 安的二極管代替。 C_1 、 C_3 不能用双連电容器代替，原机內 C_1 、 C_3 均用 360 微微法 塑膠介質电容器（矿石机用），如用普通空气單連电容器則嫌体积过大。

关于升压变压器 T_1 的繞法，次級圈应在靠近鐵心的里層。如有讀者缺少繞制該变压器的鐵心及繞綫时，可以直接寫信給天津市河北区昆緯路东三經路福寿里七号建电服务部說明規格辦理邮購。

（建电服务部劉愛黎答）



无线电问答

WUXIANDIAN WENDA

倪乃琛問：1. 本刊 57 年 10 期 14 頁談到的“低杂音輸入放大器”是否可用于一般 5 灯机听唱片时，如何接法？2. VR-150 不用行不行？3. 不用輸入变压器 T 行不行？不用时， R 值要多大？4. 用了 6AU6 后，对收音机电源变压器是否会过荷？

答：1. 可以按图这种放大器，效果当然要好，线路原件不必更换，只需将放大器的输出部分用金属隔离线接至 6SQ7 管的栅极并将其原文图 1 中 0.5 兆欧电阻（下级栅漏）拆去即可。可以利用原收音机的电源。根据我们的经验，6SQ7 直接用普通的电唱头不必再加放大器，输出音量已足够。2. 原文图 1 的线路是为高品质的音频放大器作前级用的。VR-150 有两个作用，一个是用来减低前级与其他级间的杂交并滤去交流噪声；另一个作用是用来降低电源电压以免 6AU6 的电压太高，在你的情况下可以用降压电阻代替。3. 用晶体唱头时 R 为 250 千欧—1 兆欧，磁铁唱头可低些约 50—100 千欧，变压器可以不用。4. 6AU6 所需电功率很小，不过相当于一只小电珠的消耗，对收音机电源无影响。（珣答）

李可問：上海牌收音机产生嗡嗡声，并混有交流声，将音调可变电阻 R_{15} 转到高音时，交流声大些；转到低音端时，交流声就小些，何故？

答：可能是 C_{42} 漏电所致，因上海牌收音机 J5 6AQ5 的屏压取自滤波电阻的前面（图 1），交流成份较大，因此 C_{42} 有一点漏电时，就会将这个交流成份送到 6AQ5 栅极，经 6AQ5 放大，就会影响收音，可以换一只 C_{42} 。另外还可检查 C_{37} 、 C_{38} 是否完好。（杨庆宇答）

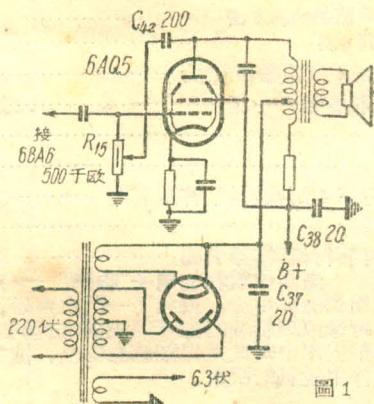


图 1

李军問：一般的中频变压器有几种？如何鉴别？

答：一般常见的中频变压器有以下几种：1. 有两个半调整电容器在罩子顶上的，这是最普通的。2. 半调整电容器也装在罩子顶上，不过它是上下叠置的、罩子上面露出个六角螺帽，螺帽中又有个带刀口的螺丝钉头，旋螺丝钉是调下面的电容器，转动螺丝帽是调上面的电容器，这是比较老式的。3. 在罩子的上下端都有一个螺丝头露出，这是调铁粉心的。4. 一端调铁粉心，另一端调一个银质螺丝管子的（螺丝管头上有刀口）。接线是上端线圈为栅极，内端头接栅极，下面的线圈是屏极，外端头接屏极。输入级用的两个线圈距离比输出级的两

个线圈距离较远。（嘴江答）

柳和堤問：现提出有关本刊 1957 年 10 期 25 页日本西倉 E型携带式胶带录音机的几个问题如下：1. 图上 S_1-S_5 选择器上“收音机、电唱机”、“话筒”两档是不是指收音机、电唱机及话筒录音时？2. 抹音头一部分线路原理如何？3. 录音、放音头原理如何？与普通牌录音机有何不同？4. 该机录音头与国产产品有何不同？

答：1. S_1-S_5 系同轴选择器，共分 5 档，位于该录音机顶部的右前方。“电唱机/收音机”和“话筒”两位置都是录音位置。前一位置可用来录取唱片或收音机节目，后一位置“话筒”是用作说话录音的。这两档的标志都是红色，而且必须先按下该选择器右方的安全鉗以后，才能把选择器旋入这两档位置，目的是防止无意中误旋入这两位置，抹音头发生作用，错把原有的录音抹掉。2. 抹音头电路是用 6SJ7 接成三极管哈脱莱振荡器，如图 2。为便于说明起见，在原图中加注些数字。当选

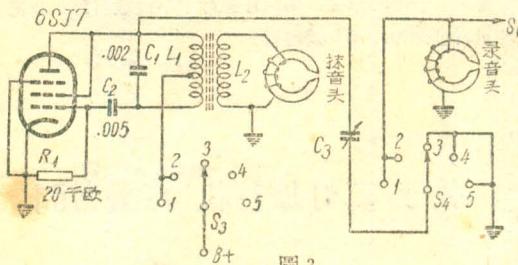


图 2

择器 S_3 在 1、2 两位置时， B 电从选择器上的接触点经由振荡线圈 L_1 的抽头而送到 6SJ7 的屏极，产生超声频振荡，其频率由 C_1 和 L_1 决定。 C_2 用来隔断直流屏电压，使不能达到栅极上。 R_1 是利用栅极对振荡电流的整流作用来产生栅负电压的。振荡电流因变压器作用从 L_1 感应到匝数较少的 L_2 ，而接到抹音头上，产生消磁作用，抹去胶带上原有的录音。另外，一小部分超声频振荡电流经交流电容器 C_3 而接到录音头上，供给磁偏电压，使录音头工作在磁化曲线的直线上，不致产生失真。磁偏电压的大小可调节 C_3 来校正，使录音的失真度最低，噪声最小。当选择器不在 1、2 两录音位置时， C_3 不接在录音头上，而接到地线。同时 S_3 也是空接，振荡管没有屏电压，故不振荡。3. 在录音时，强放管 6V6 屏极上之音频输出电压经 0.05 微法交流电容器及由 100—250 微微法电容器和 250 千欧电阻所构成的高频网络以后，经由 S_4 上的第一或第二接触点而接到录音头上，在录音头前方的空气隙里发生按音频变化的磁化力，而使以均匀速度通过录音头上的胶带逐段按音频变化而成不同强度的磁化。同时前面所讲的超声频振荡电流也经由 C_3 而加到录音头上，使录音不会失真。

放音时，录音头只接在 S_1 上，已磁化（录音）的胶带以

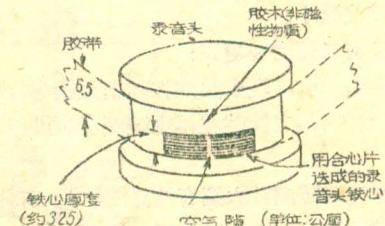


图 3

原来录音时的速度通过录音头的空气隙时，在录音头的缝隙内产生感应电流，和原录下的音频电流一样，经放大以后就可在喇叭内发出声音来。在本刊1957年第6期资料中刊出的“钟声牌”631型磁带录音机工作原理基本上是相同的，只是振荡管采用 $6V6(V_4)$ 束射管，录音头磁偏电压也同样是从振荡管的屏极经固定电容器 C_{19} (0.0001)而并联供给的，是高阻抗式，因此录音头里线圈的圈数较多，线径也较细。4. 该机录音头的工作原理与普通的一样，可是制作比较精细，空气隙做得极狭，故频率特性较好，能在较低的胶带速度下录音，可节省胶带。此外，这种录音头里铁心的厚度(见图3)比胶带宽度的一半还要薄些，位在下半边。录音头的上半边是非磁性物质，所以在录音时仅在胶带的下半边录音。因此胶带的上半边还可再作一次录音，(把送带盘和受带盘的位置翻转互换，即可使原来的上半边翻到下半边来，作第二次录音)增加一倍的有效胶带长度，这也是这种录音机的一大优点。这种录音机的录音头铁心也只有一半的厚度，所以在进行下半边录音时不会把上半边的录音也抹掉。(罗鹏搏答)

关于“二灯旅行机”答读者问

——张积熙——

一、本机是旅行机，当然不用天地线。不过在离电台很远的地方，不用天地线是不行的。天线的接法除如本刊1957年10期23页的图5外，还有一种接法：就是在调谐线圈及再生线圈外面再绕上二至三圈，一头接地而一头便可接天线。

二、二灯旅行机中的栅漏电阻是10兆欧，在理论上此电阻之阻值愈高则灵敏度也愈高，不过太高了有时会产生失真。所以此栅漏电阻之范围是2兆欧至10兆欧。可随实际情况而定。

三、二灯旅行机中的再生电容器不是空气绝缘的，而是塑胶绝缘的，所以很薄，总共只有半公分厚。所以和低放管3S4重叠起来可以不超过4公分。当然为了节省地位，调谐电容器 C_1 也可以用塑胶绝缘的。

四、很多读者问起乙电是否放得下。在上海有小型的45伏乙电可买，如果有些地方没有小型乙电可买，可以将有些67.5伏或90伏的电池劈开改装一下，也可以使乙电的地位缩小。

最后还有二处需要更正：

一、在图一中， L_1 应该注在调谐线圈旁也即是丙丁接头的线圈。而 L_2 应该注在再生线圈旁也即甲乙接头的线圈旁。

二、图四的线圈放大图有些错误， L_2 画得太多了，而作为调谐线圈的 L_1 画得太少了，需要纠正。在绕线的方向上也应一致。

1958年第3期(总第39期)




电声学的现状	馬大猷(1)
听不见的声音——超声波	(3)
由人造卫星获得的电波传播初步资料	
(苏联)A.卡贊采夫(4)	
RC音调控制	龔方雅(5)
试制利用负阻效应变频器	甄健民(7)
如何消灭收音机里的交流声	錢寿岩(8)
谈谈收音机里几种主要零件的选择	耿長庚(9)
利用交流5灯收音机做有线广播站	方錫(10)
铝芯的电烙铁	璞(10)
电感电容量测量表	介子(11)
矿石、草管四用机	蔡宣展(12)
用环状收音天线转播的经验证	罗鹏搏(13)
怎样把断了的钢丝或磁带联接起来	田寿宇(14)
TY250/1000 电源整流层的线路原理及检修	張錦飭(15)
国产钟声牌“631A”型磁带录音机故障检修	陳覺民(17)
测定变压器线圈中心抽头是否正确的简便方法	路民峰(19)
不用电线的电铃	張洪泰譯(20)
简单的光控继电器线路	蕪青(20)
自制活动矿石	陈瑜(21)
本刊关于电阻、电容量单位表示法的说明	(21)
废中频变压器的检修和利用	馮報本 馮煥然(22)
用廢牙膏筒熔制鋅錫	士元(22)
干电池充电试验	謝中一(23)
国产504型收音机常见的故障	張振藩(23)
怎样用美通554代替553线圈	首第椿(24)
鋅接电阻丝的新方法	綺青(24)
安全指示灯	余紀祥(24)
資料 631A型磁带录音机	(25)
超外差式收音机——III	馮報本(26)
世界之窗	(29)
为什么?	(30)
关于“自行车4灯收音机”答读者问	刘爱黎(30)
无线电问答	(31)
关于“2灯旅行机”答读者问	張积熙(32)
封面說明 海洋中銳利的电子“眼睛”——声納	把声学技术应用到海洋中去，就成了一门水声学。“声納”就是利用水声学原理制成的海军侦测潜水艇的武器。这种武器在和平应用中却又是保证航海安全、渔业生产和其他海洋工作中銳利的眼睛。

编辑、出版：人民邮电出版社
北京东四6条13号
电话：4-3056 电报挂号：04882
印 刷：北京印刷厂
总 订：北京新华书店
发 购：全国各邮局
代 訂、代 售：各地新华书店

定价每册2角
1958年3月19日出版 1-84-640
上期出版日期：1958年2月17日
(本刊代号：2-75)

单层线圈的自身电容量

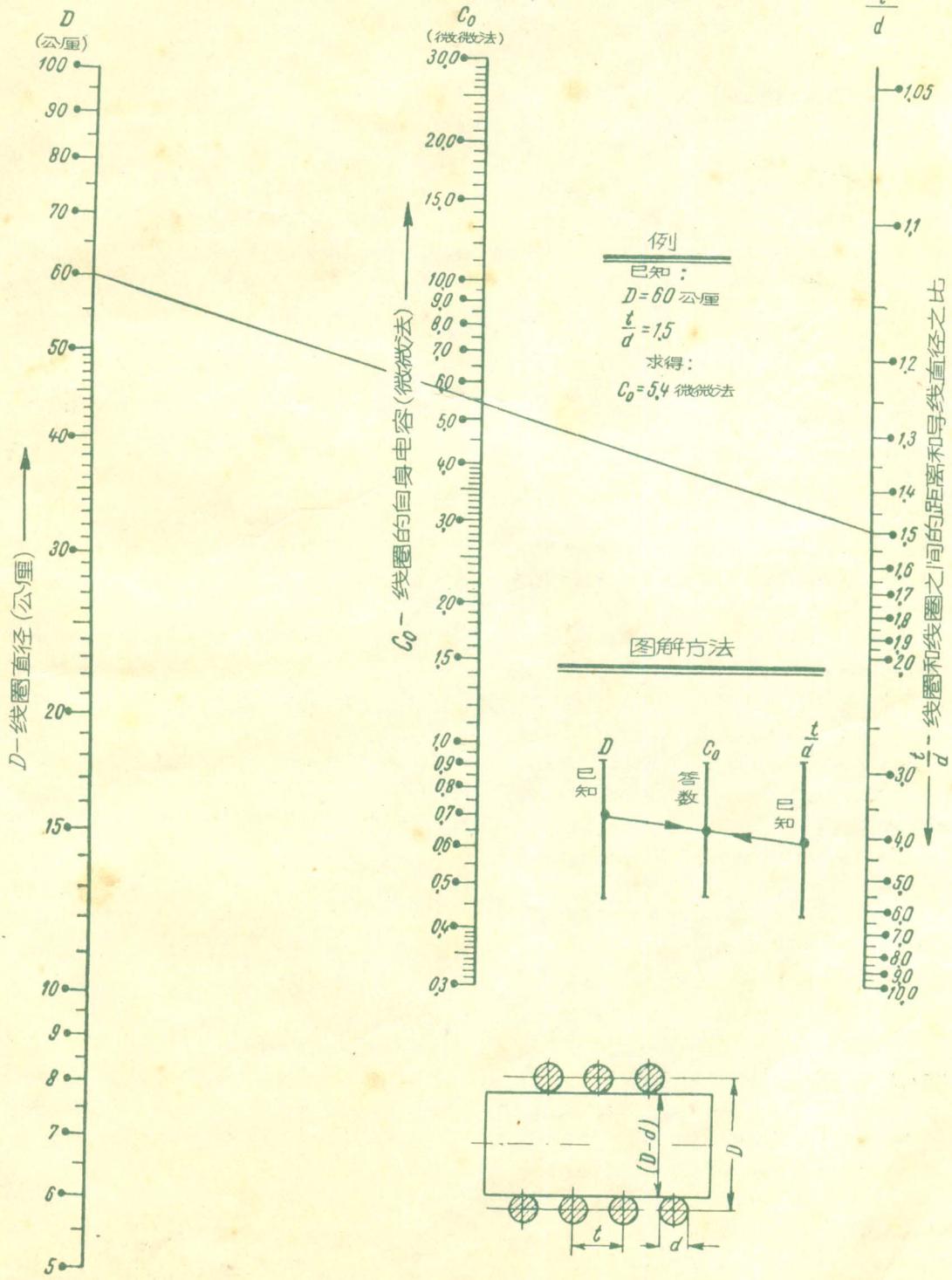

新書預告

苏联包利索夫著 估价2.20元

本書理論和實踐並重，內容極為丰富，由無線電的發展最基本的電學知識談起，以後結合礦石機，單管機，簡單交流收音機，超外差收音機介紹檢波器，耳機，電子管，電池，整流器，放大器等工作原理，並在講明原理的基礎上參照着介紹怎樣裝制礦石機，單管機——以及怎樣測試，調整等等。

苏联索洛佳日尼柯夫著 估价1.70元

本書介紹雷達的工作原理，分析了雷達發射和接收部分各个機件的工作和結構。包括超高頻的傳播，饋電線，波導管和空腔諧振器，天線，形成電路，顯示器，接收機，發射機的振蕩器，脈沖調制器等。

苏联鮑羅基奇·卡里寧著 估价0.90元

本書從接力通信的一般概念談起，逐步介紹通用的頻率復用及時間復用制式的基本概念，然後談到接力站中應用的高頻設備，及輔助設備，再談到接力電路的計算及超高頻傳播，最後談及接力電路的各項測試。

(以上書籍約六月出版，由新华書店發行，請向當地書店聯繫購買)

最近出版圖書

△無155	業余無線電辭典	苏联哈衣金著	定价2.20元
△無159	無線電工程計算圖表	苏联羅金諾夫著	定价4.50元
△無174	常用電子管電路手冊	叶濤基等著	定价1.40元
無151	變頻器	穆千折著	定价0.15元
無172	電影擴音機的工作原理	苏联耶柯勃遜著	定价1.10元
無165	無線電信號及電路中的瞬變現象	苏联高諾羅夫斯基著	定价2.40元

(以上書籍若在當地新华書店買不到，可以匯款向北京郵購書店郵購。註有△符號的，也可向北京東四區六條13號人民郵電出版社郵購。)

人民郵電出版社郵購圖書辦法和存款購書辦法

1. 本社內部發行的書籍可直接向我社訂購。交由新华書店公開發行的書籍，若在當地書店買不到時，可直接匯款向北京郵購書店郵購。若我社庫存有書時，也可直接匯款向我社郵購。

2. 邮購本社出版的圖書，請詳細寫明書名、定價、數量及收件人（或機關）姓名、地址。每次來信所用名稱務請一致，以免處理錯誤。

3. 邮購書款不足一元的，可用郵票代款。

由銀行匯款的，請註明匯至人民銀行北京分行東四區辦事處本社賬號048009。

由郵局匯款的，請註明北京東四郵電局。

4. 本社代讀者辦理存款購書，存款金額須在一元以上，每年年終結算，不能透支。

5. 購圖書憑來款及存款辦理，如書款不足，請補齊後發書。購書余款如在一元以上的，需要退回或暫存本社，請在來信上說明，未說明者，一般作退款處理。余款一元以上退款時，所用匯費由讀者負擔，郵費由本社負擔。本社將余款退還時，在一元以內的以郵票代款，一角以下的，以實物代款。

6. 讀者郵購圖書需要掛號郵寄的，請在來信上註明，未註明的，由本社酌量辦理。平寄郵費，火車運費及一般包裝費由本社負擔；掛號、航空郵費及特殊包裝費由讀者負擔。郵寄圖書如有失落，平寄的本社只查發書存根，郵局方面無法代查；掛號郵寄的，由本社向郵局代查（印刷品掛號費為每件0.12元）。

7. 邮購的圖書，除印刷不清及裝訂錯誤或寄發錯誤外，不能退換。

8. 本社內部發行書籍實行預訂，在新書未出版前，通過本社出版的期刊或其他宣傳品廣泛介紹，請在規定日期內向我社預訂。

9. 本社備有圖書目錄，函索即寄。