

无线电

4

WUXIANDIAN

1958




苦战三年

生产公社
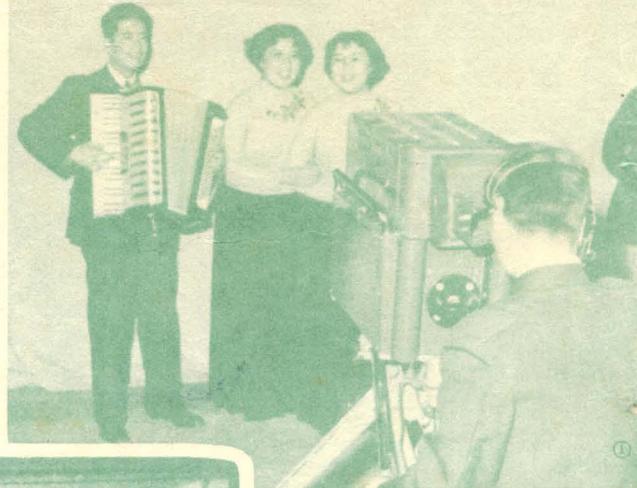
# 我国电视广播设备试制成功

我国第一套电视发送设备和第一架电视接收机已在京津两地同时试制成功。这是我们的无线电工业在第二个五年计划中的第一批新产品。电视发送设备是由北京广播器材厂在广播事业局和清华大学协助下制成的。三月十七日晚上在该厂进行了电视发射设备的试验，天津无线电厂的职工也带着他们试制成功的电视接收机赶到北京，接收了电视节目。当晚，有四百多个观众从电视接收机上看到了我国第一套电视设备播送的文艺节目。

北京广播器材厂制造的这套电视发送设备共包括四十一个单元、一百八十五个部件、二千多个电子管。在试制过程中曾遇到不少困难，但由于该厂和广播事业局、清华大学三方面的集体合作及有关方面的协助，都能够及时克服，并较原



订计划提前半年完成。现已进入调试阶段，并争取在4月底以前完成调试工作，达到预定的技术指标。

这套设备，是为附设在首都十一层高的中央广播大厦里的电视台制造的。将来在电视台周围二十五公里范围以内的观众都可从电视接收机里看到电影、戏剧、演讲、球赛等节目。它还附有一辆“电视车”，

这辆车可以开到剧院、球场等地作实况转播。

天津无线电厂制成的电视接收机影像屏幕高二十五公分半，长三十五公分。白天在室内光线较暗的地方也可以看到影像。

“电视”是一门新兴的工程技术。它的诞生和发展都是近几十年的事。就黑白电子电视讲，约创始于1930年。1945年以后，电视技术随着电子学的跃进，有了巨大的发展。由于质量上有了很大的提高，应用领域由广播扩展到工业、军事以及文教等各方面。1950年更出现了彩色电视。目前各先进工业国家，电视事业都在飞速地发展。苏联电视广播在质量上已超过了美国，莫斯科电视接收机已有200多架。工业电视设备在苏联已经有很广泛的应用。这些情况都说明，电视技术已经是先进工业国家必须掌握的工具。它的发展前景极其广阔。

我国电视事业近几年刚刚开始。由于社会主义集体的优越性，在这短短的时期内，电视发送设备和电视接收机已经试制成功，说明我国电视事业有着广阔的发展前途。目前北京广播器材厂除已制成的设备外，还正在进行试制电影电视设备、单像管电视设备、飞点扫描设备以及电视录像设备等，在工业电视方面也争取在年内做出样机，供有关部门进行试验。

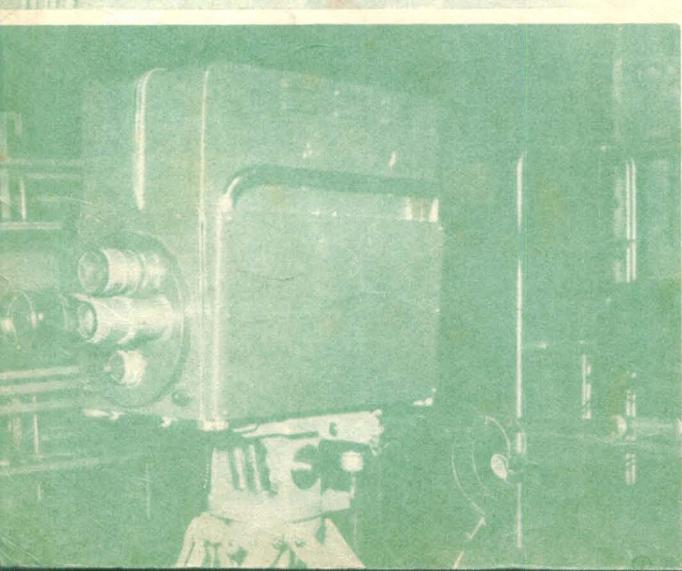
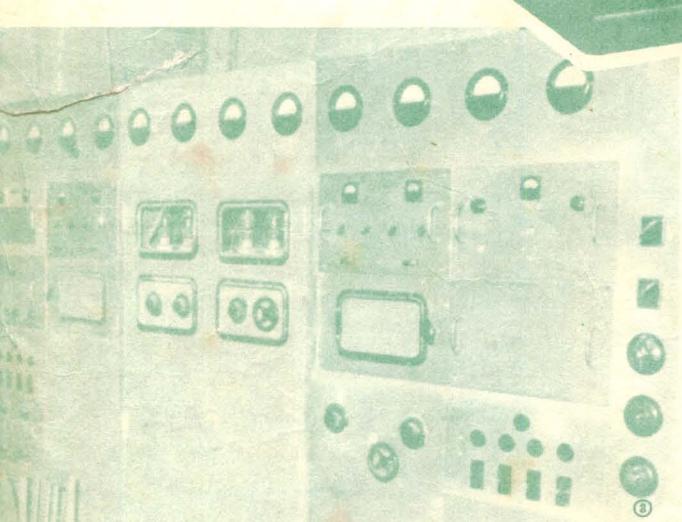


图1. 国产电视发送设备在制造成功后试播的情况。

图2. 国产“北京牌”电视接收机。

图3. 国产的电视发射机。

图4. 国产的电视摄像机。

# ★★★告讀者★★★

在全国空前未有的社会主义大躍进的新形势下，工业、农业、文化科学一个躍进接一个躍进象澎湃的海浪滚滚前进。在無綫電事業方面，也不断地湧現出新鮮的事物并不断地获得新的成就。我們無綫電工業新产品的种类也一天天增加，例如不久以前試制成了我国第一套電視發送設備和電視接收机。由于無綫電工業生产的躍进，成本降低，收音机的价格也降低了15%以上。在广播事業方面，广播網發展扩建工作也正在以飞躍的速度进行。由于電視设备的試制成功，我国的電視广播也即將开始，这都是使人兴奋鼓舞的消息。在这种新形势下，我們無綫电工作者們和爱好者們，和全国人民一样，也是信心百倍地鼓起革命干勁，投入大躍进的洪流中。随着社会主义生产、文化大躍进而提出的重要任务就是革新技術。在这个任务面前，一切技术工作者們当然要在又紅又專的原則下，在學習上也跟着來个大躍进。因此，广大的無綫电工作者們和爱好者們对本刊的要求也将更加迫切，这就要本刊在內容上能有大大的改进，以适应新形势的發展，滿足广大讀者的需要。

鑒於过程中，我們曾經收到不少的讀者來信和電話；接待了許多讀者的來訪；本刊編輯人員也曾利用假日售卖書刊机会和不少的讀者談話，听取了不少讀者提出的寶貴意見，這些意見好像一面镜子一样，从这里看清了我們过去工作中的許多缺点，使我們进一步明确了滿足广大讀者要求所應取的方向。我們对这些意見和关怀表示衷心的感謝。根据这些要求本刊将从四个方面进行改进。

第一、有些讀者說我們的刊物上有些文章較深，看不懂，有的資料介紹得太簡略，有的实际制作材料介紹不具体，有的讀者反映學習后只会照着做，依样画葫蘆，不懂得为什么。讀者的這些意見，說明本刊过去內容在通俗方面还很不够，对初學者还照顧得不够多。因此，我們的第一个奋斗目标是“通俗些，再通俗些”。增加一些給初学者的篇幅，除每期有較多的具体制作介紹外，將增加一些給初学者閱讀的淺顯的無綫電知識的文章。使初学者能有一半左右的內容看懂；具有-般無綫電常識的無綫电工作者或爱好者們能有大部分的內容看懂。

第二、許多讀者認為在無綫電电子学飞躍發展的今天，为滿足国家建設的需要，希望本刊能及时介紹無綫电領域的新事物新成就，介紹我国無綫電事業的建設成就，以及兄弟国家無綫電事業的發展現況和成就。此外还希望介紹一些無綫電的新产品，報道一些無綫電爱好者们的活動，要求介紹广播網工作方面的技術經驗等。以上說明本刊過去的內容範圍还不够广。因此我們的第二个奋斗目标是扩大內容範圍。今后除保持原有的內容範圍外，每期將增加無綫電电子学的新技术介紹、电子仪器的制作、實驗、無綫電工業常識、广播網工作經驗等类的文章。为适应我国電視事業建設的开始，本刊还将增加一些電視方面的材料。

第三、讀者們对本刊提出了許多具体的選題要求，例如要求本刊多登載無綫電線路分析和零件的簡單計算、收音机、扩音机、录音机及广播站其他设备的使用和維护經驗介紹、电子管的特性和管座接綫圖、無綫電常用名詞术语的解釋等等。根据讀者对于內容多样化的要求，本刊将尽量使選題多样化，以各种形式的稿件介紹無綫電技术知識。

讀者过去欢迎的內容，如“無綫電計算圖表”、“收音机制作講座”、“为什么”、“世界之窗”、“無綫電問答”、無綫電技术專題的討論等，我們不仅要繼續保持下去，并且还要使这些內容更趋完美。

第四、讀者們对本刊的質量也提出了許多恳切的批評意見。例如指出本刊过去有許多报道不够适时，有許多選題不恰当、材料太平淡，差錯較多，介紹的技术經驗個别的不成熟或有錯誤，具体制作有的不切合实用，沒有考慮市上器材的供应情况，有的譯稿不适合我国情况，版面編排还不够生动活潑，封面、挿圖还有的不够美化丰富等。我們將尽一切力量，提高質量，加强稿件的选择、审編、加工工作，在一定时期內做到完全消灭差錯，改善版式設計，提高封面挿圖繪制設計的艺术、技术水平，使本刊在形式和內容上都能有一个新面貌。

为了滿足讀者的要求，改变本刊面貌，我們根据实际的可能条件提出了上面改进內容的計劃。我們将在广大的讀者的热情誠摯的督促和支持下，鼓足革命干勁，苦战一个时期，使这个計劃实现。从讀者意見中我們深深体会到讀者对本刊是爱护备至的。有人說：“無綫電月刊，我一天不看就不好受。”也有人說：“我通过無綫電月刊学到很多东西，从一灯机起目前已能裝五灯机了，对你們表示衷心的感謝。”这些对我们都是極大的鼓舞。在党的領導下，在大躍进的偉大力量的推動之下，同其他事業一样，这个拥有九万以上讀者羣众的刊物，它一定能够在原有基础上全面改进，在不久之后以一个全新的面貌和讀者見面。

# 坐在家里看小电影

吴 琦

## 黑白电视广播是怎样进行的？

不久以后，北京的居民就能欣赏到黑白电视广播节目了。随着国家经济建设的发展和人民生活水平的提高，在若干年以内，各大都市以至全国广大地区也必然会陆续兴办电视广播事业。



黑白电视广播究竟是怎样进行的呢？电视是用电的方法使人们能够看到远处的景物的一种工具。它能增强和帮助人类的视觉作用，它的机能也就可以同眼睛相比拟。

### 人的眼睛和视觉

人的眼睛主要部分有角膜、虹膜、水晶体、网膜，和视神经。角膜、虹膜和水晶体都是透明的。虹膜中央开着一个圆孔，名叫瞳孔。瞳孔随着射入光线的强弱而自动调节大小，使透过水晶体的光量合适，这和照相机上的光圈的作用是相似的。水晶体就像照相机上的镜头，它使透过的光线聚焦在网膜上，形

成原来景物的像。

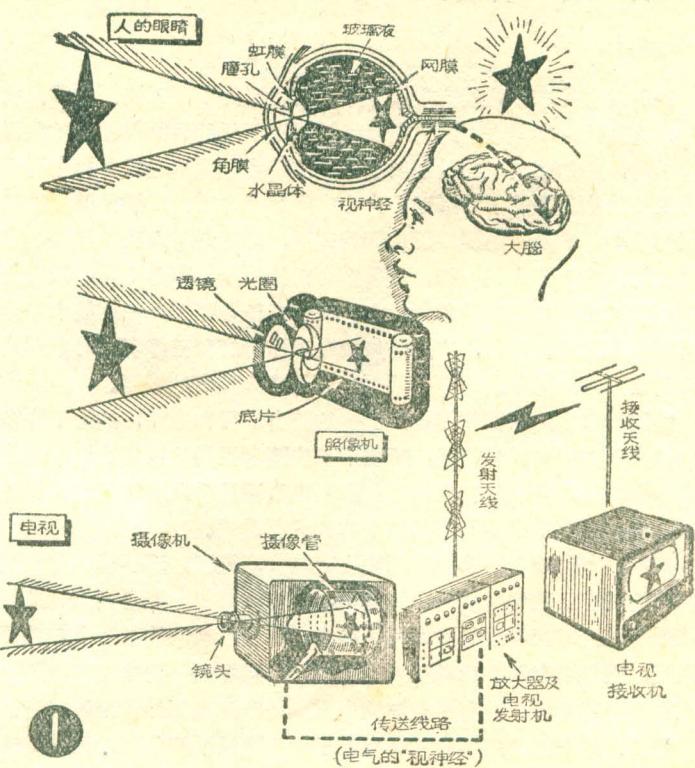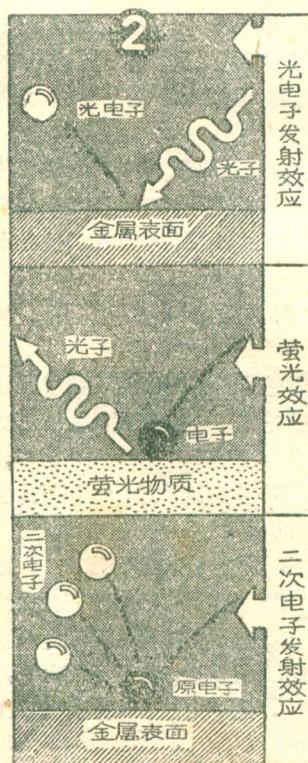网膜上面满是视神经纤维的末梢和微血管，前者是由大量感光细胞构成的，这些细胞对入射光线起反应，产生一连串的电脉冲，通过视神经送到大脑里的视觉中枢去，因而在那里激起了看到景物的印象。网膜的作用是使入射光变成电能，把光信号转换成电信号来保留景物的像。这一光—电变换过程是视觉作用中最重要的一步。电视也就是以光—电变换作为它的基础的。电视台的许多设备，和人的眼球一样“看见”了物体的景象，并且把这些景象的反应经过电气的“视



神经”传出去，只是这条“视神经”能够延伸得很长，伸展到几十、几百以至上万公里的远方去。

不过，这条人造的电气“视神经”究竟是不能直接连到人脑中的视觉中枢去的，所以还需要将由电视广播设备传过来的电信号还原成形象，才能给人观看。

在实际设备中，这些过程是怎样完成的呢？要知道这些，应该先了解几个有趣的物理现象。

### 光电子发射效应、熒光效应 和二次电子发射效应

从物质结构的理论知道，金属物质内原子里的自由电子平常是不易逃出去的，它要逃出来，就必须从外面供给它一些能量。一般电子管工作时先燃点灯丝就是用加热的方式给这些电子“打气”，使它们能够冲出金属表面来的。第二种给电子“打气”的方式是用光线照射金属表面。光线里的光子所带的能量传给了金属表面附近的自由电子后，这些电子就会有足够的力量冲破束缚力量的封锁而从金属表面逃出来。射出金属面的电子称为“光电子”，光电子流的强度在一定范围内是和入射光的强度成正比的。这种光电变换的现象就是电视技术里所利用的一种最基本的物理现象。利用光电变换现象可制成一种“光电管”，在光电管里，有一片能因光的照射而

發射光電子的金屬板，這金屬板就叫做“光電陰極”。

恰巧與這相反的是，有些化合物在受到高速電子轟擊時，它們的表面會發光，轟擊電子的數量和能量愈多發光愈強。這種現象叫做“熒光效應”，這些化合物就叫做“熒光體”。“熒光效應”能擔負由電變成光的使命，這又是電視技術里所利用的一種重要的物理現象。

除以上所說的兩種現象外，還有一種有趣的現象。

上面說過，金屬里的電子只要得到充分的能量，就能逃出金屬表面。假如用高速電子去轟擊金屬面，也是同樣能得到這種結果的。如果用來轟擊的電子（原電子）的能量相當高，一個原電子能夠打出好幾個電子（二次電子）來，這也是電視技術中常用的一種現象之一，稱為“二次電子放射效應”。

## 電視基本原理

電視主要是依靠人眼的視覺特性來引起立體感覺，傳送的只是一幅幅的平面圖像。一個圖像上的各點亮度不同。把這種亮度的不同變化變成電的變化傳送出去，在對方再還原成光線亮度的變化，對方就能看到原有的圖象了。但傳輸用的線路上只能傳送按時間次序變化的電變化。要想將整幅圖像各點不同的亮度變化一齊傳送，是辦不到的。假如在一塊有光電子發射作用的“光電陰極”上投射一幅圖像，光電陰極各點上所發出的光電子數量是和原來圖像上相應處的亮度成比例的。但是傳送的線路只有一條，它只能將整塊光電陰極上各點所發出的光電子彙集起來再傳送出去。這樣，每一瞬間在對方的接收設備上只不過看到有某種亮度的混然一片，而看不到由亮度不同的各個點構成的原圖像。

解決這個困難的方法是用所謂析像的方法。將整幅圖像分割成許多小塊（我國將採用的黑白電視廣播標準規定分成約50萬個“小塊”），每小塊上的亮度可以認為是均等的，它們就是組成圖像的基本單位，一般稱為“像素”。使每一“像素”上發出的光線投射到一塊小光電陰極上，將每一塊小光電陰極上射出的光電子分別收集，分別傳送到對方去，然後在對方的顯像設備上還原成與各個像素明暗相應的一個一個的光點，這些明暗不同的光點就形成了與原來的圖像相似的圖像。

“析像”方法雖然好，可是用上面說的那種傳送方法，實用上還是很困難的。假使未來的北京電視廣播台（每幅圖像的像素為50萬個）按這種方法傳送圖像，就得裝設50萬部發射機、50萬條線路和50萬套其他的設備，整個北京城還不夠安頓這一大堆東西哩！再說，若用無線電傳送，從

無線電波的頻率分配看，這一方案也是行不通的。


採用一種“順次傳送”的方法就能解決這個問題。這種傳送方法是在發送和接收端分別裝上一個轉換鍵，連續地迴轉，順次和各個接觸點相連，把每個像素點上的光亮強度的變化順序一個一個地傳出去。這樣，任何時刻里都只有代表一個像素上亮度的電信號通過線路，當然傳遞的線路也就只需要一條啦。在接收的一端顯像管屏上像素的光點當然也一個一個順次發光。若是光點一個一個依次出現的速度很快，例如在毫秒內依次發光而又讓每個像素的發光時間又都能維持 $\frac{1}{50}$ 秒左右，那末由於人眼的惰性作用，圖面看起來還是整幅的、連續的。

要實現順次傳送，得解決兩個關鍵問題。第一是轉換鍵的迴轉速度問題。電視和電影一樣，是靠着連續拍攝許多幀圖面，再使它們重顯出來，才讓觀眾獲得看到動作的感覺的。電影里每秒鐘內傳送的画面數是24幀，電視中的則是25幀。因此，轉換鍵就必需在每毫秒鐘內順次地和50萬個接點逐一接通。這樣高的迴轉速度是無法用機械裝置來達到的，惟一的方法是用“電子轉換鍵”。這種電子轉換鍵和平常的電開關不一樣，它是靠着所謂“掃描作用”來工作的。這一點留在下面談攝像機時再進一步加以說明。

第二個問題是發、收兩端的轉換鍵應該在迴轉時保持步調一致。顯然，從原來圖像上某一號像素發出的電信號，應該用來控制接收機顯像屏面上同一號碼像素的亮度才對。不然的話，重顯圖像跟原來圖像就會牛頭不对馬嘴。用語來說，就是發、收兩端的轉換鍵必須保持同步調，這一個作用稱為“同步”。為了達到這個目的，電視廣播台需要發出一種使每架接收機都能保持同步的信號，也就是所謂“同步脈沖”。

脈沖電流是每隔一小段時間像人的脈搏跳動一樣衝擊一下的一種電流。在這裡同步脈沖的任務就是在兩個轉換鍵的接觸點應該合上的時刻衝擊一下，使它們動作。

實際設備中的順次析像和傳像的作用是在“攝像管”

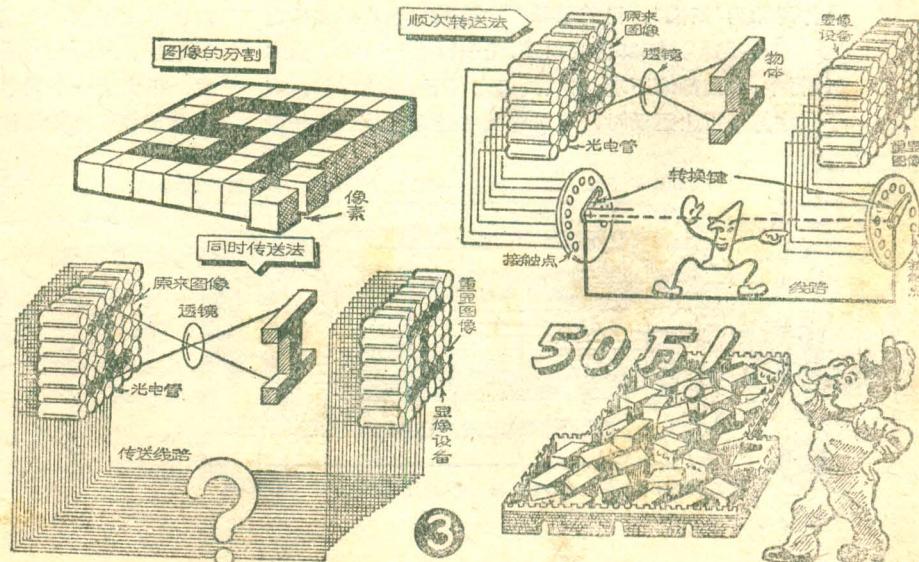

內完成的。攝像管的种类繁多，下面只挑选一两种，大概談一下它們的作用原理。

### 电视的眼珠——攝像管

在电子电视發展初阶段的三十年代內，用的是一种“光电攝像管”。其中承担光—电变换任务的是一塊叫“嵌鑲面”的屏板。它的中層是云母片，一面嵌鑲着几百万顆彼此隔絕的銀粒，另一面則貼着一塊和傳送線路連通的金屬信号板。从物体發出的光線經過鏡头的聚焦作用而在嵌鑲面上映成圖像，使銀粒感光后發生光电效应。嵌鑲面各顆銀粒失去光电子后帶正电，由于銀粒之間互相絕緣，這些正电荷便被保留

下来。光电子数目与每顆銀粒上的入射光强成正比，所以嵌鑲面上的正电荷分布情况是和原来物体上的亮度分布情况相符的。这样，光—电变换过程就完成了。

下一个步骤是“析像”。几百万顆銀粒上所保留下来的正电荷像必須先分析成許多小份，再順次傳送出。这一过程是由电子槍上射出的一股电子束來完成的。电子槍的陰極面上由于加热而不断射出电子，靠着电子槍內其它部件的作用，这些电子被集聚成很細的一股，迅速地向嵌鑲面射击。攝像管的外面裝了一種偏轉線圈，產生一个所謂“偏轉磁場”。电子束受了磁场的作用，沿着嵌鑲面一行隔一行地来回作飞快的横向运动。电子束的这种作用称为“扫描”。目前国际广播組織的电视标准里規定一帧画面要分成625行來扫描，先一行隔一行地扫描完312行半，到达画面下端，再从头扫完留下的312行半。电子束在每一行上运动时，可以馬虎地認為它是一步一步

在走的，一行中共走了約830“步”。它每走一“步”，就要对几十顆銀粒同时起作用，將这些銀粒上貯存的正电荷中和，把电信号取出来，交给信号板，再傳送出去。电子束这样每走一“步”所佔据的面积便是一个像素的大小。

通过电子束的扫描来“提取”貯存起来的电信号，实际上是一个很复杂的過程，这里就不多談了。

近十年來，各國电视广播台里已經普遍采用另外一种效能更高的“超正攝像管”。它在光—电变换过程中間和电信号“提取”出以后，都利用了前面所談的“二次电子發射效应”，結果效率大为提高。在光电攝像管中，由于光—电变换和信号的“提取”兩個过程都在嵌鑲面上进行，彼此影响，光电子既沒有



全部被利用上，貯存的电信号也沒能都給“提取”出来，糟蹋很多，总的利用率大概只有5%。

在超正攝像管里，用一种“移像”的方法克服了一部分这样的缺点。在这里，采取了專職專用的办法，讓光电陰極專管發射光电子，这就可以把它做得特別适宜于光电發射的形式，效率也就提高了許多。在每一瞬間里，光电陰極各点随着入射光的强度而發出数量不同的光电子。靠着一个聚焦線圈的作用，把这些光电子列成队伍，使它們向双面靶齐头并进。在前进中光电子羣的密度分布始終保持原样，所以也構成一个与原来景物相符的电荷像，这种作用称为“移像作用”。这羣光电子轟击在双面靶上，激起二次电子發射，使右首靶面上留下正电荷。这同光电攝像管嵌鑲面上所發生的过程是相似的，但由于一个光电子能打出几个二次电子，所以靶面上貯留的正电荷就比單純利用光电效应时來得多，这样，

效率又給提高了好多倍。

双面靶是一張厚約5微米（即百万分之五公尺）的半导体薄膜，所以右面的正电位分布能馬上傳到左面。至于电信号的“提取”方式則与前不同。在双面靶的左面也有一个电發射电子束的电子槍，电子束还按原样扫描，当它所扫到的那一塊像素上沒有

（下接第25頁）

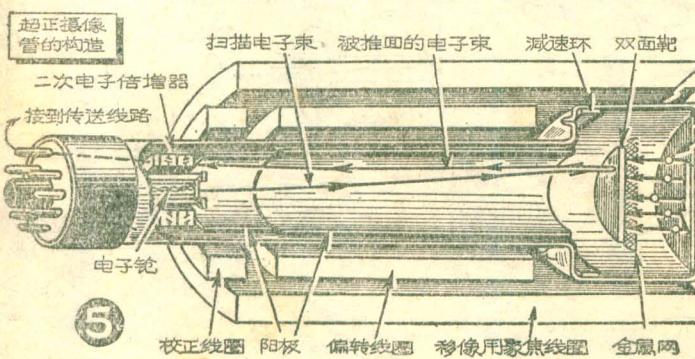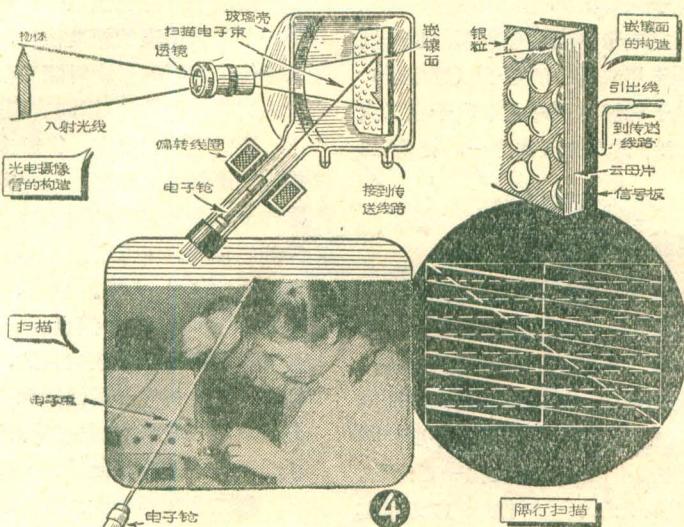

# 談 談 直 流 穩 壓 器

吳桓基

電子管整流器的內阻由整流管屏極和陰極之間、電源變壓器次級線圈和濾波扼流圈本身的電阻構成。內阻的存在，直接影響到輸出電壓的穩定，例如在整流器的輸出端接一電壓表，量得輸出電壓為300伏（圖1甲），但接上負荷（按下K）後，電表指針突然降低到180伏，說明有120伏的電壓降落在整流器的內阻上（圖1乙）。如果此時通過負荷的電流是60毫安，那末整流器內阻

$$R_o = \frac{E_1 - E_2}{I_o} = \frac{300 - 180}{0.06} = \frac{12000}{6} = 2000\text{歐}$$

可見整流器內阻愈大，輸出電壓愈不穩定。

另外，假如市電電壓發生了變動，也必然要影響輸出電壓的穩定。因此，不仅要使整流器內阻降低到幾歐或1歐以下，而且還要使輸入電壓的變動不致影響輸出電壓。最徹底的辦法，就是採用電子管穩壓器。

## 怎樣控制輸出電壓不變

假如我們像圖2所示，裝置一個人工控制的電阻 $R_s$ 來調整輸出電壓，當輸出電壓升高時，就推動橫桿使 $R_s$ 加大，把所升高的電壓全部降落在 $R_s$ 上；當輸出電壓降低時，就拉動橫桿使 $R_s$ 減小，以補償降落的電壓。這便是串聯式穩壓器的基本原理。圖3就是這樣的一個具有代表性的典型線路。這種線路廣泛地應用在實驗室、研究室以及檢驗室等場所。它是值得推薦的一種簡單有效而易于自行設計裝配的線路。

圖中用一個調整管6Y6（6L6、6V6均可），把屏柵極和屏極相連當三極管使用，再配上一個用6SJ7作成的直流放大器。接線1把從 $R_7$ 上量得的輸出電壓的變化送到6SJ7的柵極，這電壓和接線2送來的參考電壓的差異（誤差電壓）加到柵極和陰極之間，於是電子管便進行放大。把放大的電壓經接線3去改變調整管的柵偏壓，從而達到改變調整管的內阻，達到輸出電壓穩定不變的目的。

從線路中可見，6SJ7陰極電位為+105伏，當柵極電位由 $R_7$ 調整到+103伏時，柵陰極間的電位差為103

$-105 = -2$ 伏，即放大器獲得-2伏的偏壓。如果因輸出電壓突然增加几伏而使6SJ7柵極電位升高到+104伏，那末柵陰極間的電位差變為104  
 $-105 = -1$ 伏，對-2伏偏壓而

言，等於放大器得到一個+1伏的信號電壓，於是6SJ7屏流增大。屏流增大後，屏極電阻 $R_5$ 上的電壓降也增大，這個電壓降愈大， $R_5$ 上接屏極端的電位比接 $R_s$ 的電位愈低。由於 $R_5$ 兩端直接和6Y6的柵極、陰極相連，因此， $R_5$ 接屏極端的電位愈低，調整管柵偏壓愈負，內阻愈大。這增加的內阻便抵消了所升高的幾伏輸出電壓。

同理，如果輸出電壓突然降低几伏，那末6SJ7柵極上等於得到一個負的信號，於是屏流減少， $R_5$ 上的電壓降也隨着減少，接屏極一端的電位就升高一些，使調整管內阻減小，輸出就升高到足以彌補突然降低的幾伏電壓，使輸出電壓仍趨穩定。調整電位器 $R_7$ 使6SJ7的柵偏壓在-0.5到-3.5伏間變動時，便可均勻地改變輸出電壓（約從200伏到320伏）。6SJ7的柵偏壓不可進入正值，否則無法穩定。

圖3中穩壓管VR-105是供給6SJ7陰極以參考電壓的。 $R_3$ 和 $R_4$ 是限流電阻（限制通過VR-105的電流）兼作分壓器，以供給6SJ7屏柵壓。當急速的波動或波紋電壓來到時， $C_2$ 將捷接 $R_1$ 而將全部波紋電壓加到 $R_2$ 的兩端，使穩定度大增。 $R_1$ 和 $R_2$ 是分壓器，用來供給6SJ7柵極以誤差電壓以及調整6SJ7柵偏壓之用。 $C_1$ 可防止穩壓器自振盪， $R_6$ 用來限制屏柵流。

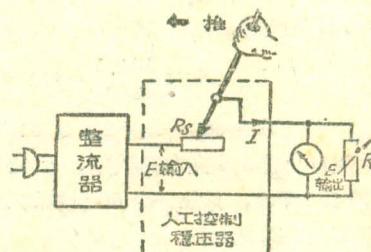


圖 2

## 設計和計算

**電子管的選擇** 放大管應選高 $\mu$ 管，例如6SJ7。調整管的選擇須不使屏極電流超過額定值。常用調整管可按所需負荷電流在下表內選擇：

最大負荷電流	70 毫安	100 毫安	125 毫安
可選用的電子管	6Y6 6L6 6V6	807 1625	6Y6 6L6 6V6
管數	1	1	2管并聯

- ①以上各管均作三極管連接，  
②電子管導通愈大愈好。

## 零件的設計（參考圖3）

A. 分壓電阻的決定：電阻 $(R_1 + R_2)$ 以不超過1毫安為準，故

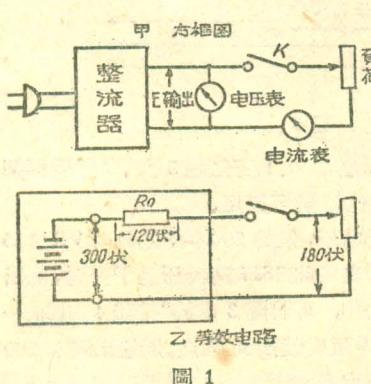


圖 1

$$R_1 + R_2 \geq \frac{E}{I} \geq \frac{300}{0.001} \geq 300 \text{ 千欧},$$

因此，圖 3 中采用 350 千欧。 $R_2$  的选择必須使 6SJ7 楞極電位在 -0.5 到 -3 伏左右，即如圖 4 所示， $E_2$  从 102 伏变到 104.5 伏。已知  $R_1 + R_2 = 350$  千欧，故  $E_2 = 102$  伏时，

$$R_2 \leq (R_1 + R_2) \frac{E_2}{E_1} \leq 350 \times \frac{102}{300} = 119 \text{ 千欧},$$

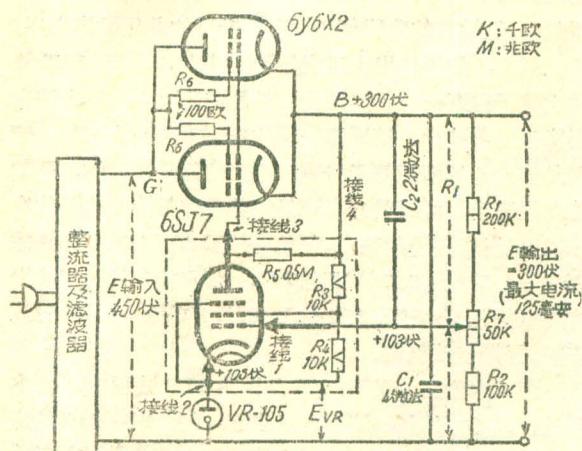


圖 3

$E_2 = 104.5$  伏时，

$$R_2 \geq 350 \times \frac{104.5}{300} = 122 \text{ 千欧},$$

$$R_1 = 350 - R_2 = 228 \text{ 到 } 231 \text{ 千欧}.$$

但电阻可能有 5% 左右的誤差，因此  $R_1$  用 200 千欧， $R_2$  用 100 千欧，另加一个 50 千欧的电阻器  $R_7$ ，以正确分配  $R_1$  和  $R_2$  的比例。

B.限流兼分压电阻的决定： $R_3$  和  $R_4$  是限制通过 VR-105 管的电流  $I$ ，使約等于 10 毫安左右，故

$$R_3 + R_4 = \frac{E - E_{VR}}{I} = \frac{300 - 105}{0.01} = 19.5 \text{ 千欧}.$$

由于  $R_3$  和  $R_4$  还兼作分压器供給 6SJ7 窗栅極以較陰極高 +97.5 (90—100 伏均可) 的电位，故

$$R_4 = \frac{97.5}{E - E_{VR}} (R_3 + R_4) = \frac{97.5}{300 - 105} (19.5) = 10 \text{ 千欧};$$

$$R_3 = 19.5 - 10 = 10 \text{ 千欧}.$$

C.电容器在圖中均为輔助元件，数字照圖 3 使用便可。

重要質量指标的計算 由數学分析，圖 3 类型的稳压器，它的內阻及稳定度近似地可由下式推求：

$$S (\text{稳定度}) = \mu \beta K,$$

$$R_0 (\text{内阻})$$

$$= \frac{R_1 + R_2}{\mu \beta K} = \frac{R_1 + R_2}{S}.$$

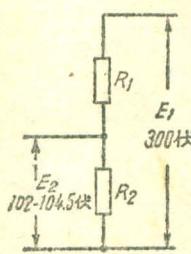


圖 4

式中  $\mu$  是調整管放大因数 (6Y6, 6L6 等作三極管連接时  $\mu=5$ )， $\beta$  是分压比，即  $\beta=R_2/R_1+R_2$ ， $R_i$  是調整管的內阻 (屏阻)， $R_1$  是电源变压器次級線圈、濾波扼流圈和整流管的合成电阻， $K$  是 6SJ7 放大器的放大倍数(圖 3 線路  $K=125$  而不是 625，因陰極有負回授)，現以圖 3 为例計算如下：

已知  $\mu=5$ ， $R_1=800$  欧 (实測)， $R_i=750$  欧， $\beta=\frac{1}{3}$ ， $K=125$ ，求得

$$S = 5 \times \frac{1}{3} \times 125 = 208,$$

$$R_0 = \frac{800 + 750}{208} = 7.45 \text{ 欧}.$$

上式  $S=208$ ，說明輸入变化 20.8 伏时，輸出只变化 0.1 伏； $R_0=7.45$  欧，說明負荷电流由零到滿負荷 (125 毫安) 时，輸出的变动仅  $0.125 \times 7.45 = 0.93$  伏。

对整流器的要求 A.整流器所能供給的最大电压应比輸出电压大 150—180 伏。

B.整流器所能供給的电流应大于負荷电流 20%。

C.对濾波器的要求不高，只需單节  $\pi$  式 LC 型濾波器。

适合于圖 3 線路并符合以上三个条件的整流器線路見圖 5。調整管的灯絲線圈位于高电位，須注意絕緣，否则易于损坏变压器，更不可和放大管灯絲电源合用一个灯絲線圈，应特別注意。

### 安排和校驗

穩压整流器在排列上沒有一定的規定，但最理想的 是 6SJ7 应远离电源变压器。全机裝好后，可用高输入阻抗 (每伏 20000 欧) 的万能表量 6SJ7 楼陰極間的电压 (万能表正端触陰極，負端触樓極)，使調整电位器

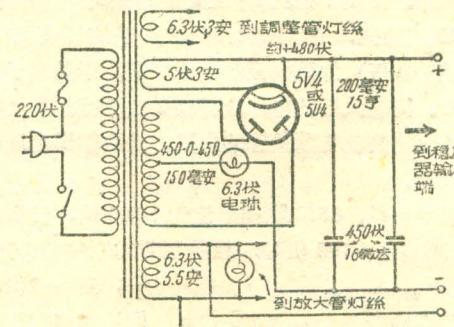



圖 5

$R_7$  时，樓陰極間电压能从 0.1 变化到 5 伏，然后再調整  $R_7$  使輸出为 300 伏，便可应用。

如須穩定在較低电压，例如 200 伏，则此时 VR-105 管中电流过小，参考电压和 6SJ7 窗栅压易于变动，输出电压就不够稳定。此时，可将圖 3 中的“接綫 4”串联一个 15 千欧 5 瓦綫繞电阻后改接到 G 点，则输出可从 200 变到 300 伏，均極穩定。

# 用两只6SK7作推挽输出的 收音电唱两用机

·钱春雷·

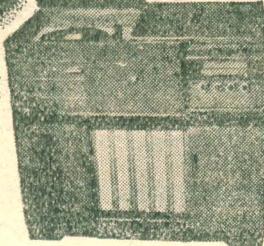

由于去年买到了一部交流七管收音机的底板，决定試裝一部七管收音电唱兩用机。要求是：

1. 尽量提高音質，高低音頻放大均匀；減小輸出失真。

2. 音量不要很大，以滿足普通三四間房間收听为标准。

3. 电轉唱盤裝在一起，設法免去放唱片时插插子，收音时拔插子的麻煩；但拾音器接線不与收音机鉗在一起，以免修整机器时須連电轉一起拆卸。

根据以上要求，考慮到推挽输出电路可以自动消除偶次副波失真。并因兩輸出管屏流同时增減磁力綫对消，可以自动抑低因乙电滤波簡單而出現的交流声。决定采用推挽放大线路。用落地式木箱，以發揮木箱对揚声器的作用。裝成后在灵敏度、选择性和音質音量各方面均極滿意。現將线路介紹于后：

## 线路及工作原理


收音机外形如圖1。調諧度盤在右上方，有小門可开关；电轉在左上方，有蓋可掀放；揚声器系25公分動磁式，裝于下部中間；下部左右小門內存放唱片。收音机全部线路見圖2。用6SA7作变頻，6SK7中放，6B8檢波、自動音量控制及第一低放，半个6SL7作第二低放，另半个6SL7作分压倒相；5Y3作全波整流；6SK7是变μ管，在較大信号电压輸入时，不致發生失真，笔者以前曾用它代替6V6作輸出裝过五管机，成績


很好，此次既不要求音量大，故决定用兩只6SK7試作一次推挽输出。

圖2中变頻和中放級与一般超外差式线路相同，为典型的超外差电路。但6B8兩小屏檢波后輸出，为了免去放唱片时插插子和收音时拔插子的麻煩，采用自动开路閉路插口J，設計比較別致。与电轉不在一起时，檢波后音頻电压經插口內部輸送至6B8柵帽，进行低放；和电轉裝在一起时，插入插子，摘下6B8柵帽，另將机外柵帽套在6B8柵極上，于是檢波后音頻电压从插口J引出机外，經S<sub>5</sub>用机外柵帽綫再接入6B8柵極。放唱片时把S<sub>7</sub>闭合，双刀双掷开关S<sub>5</sub>、S<sub>6</sub>扳向1，拾音器输出电压接入6B8柵極，送至后級放大。这时从6B8小屏来的檢波后音頻电压在S<sub>5</sub>处断路，也不会扰乱唱片声音。更换唱片时只要断开S<sub>7</sub>，使电轉停轉。因利用6B8柵極更換柵帽接綫接入拾音器，所以將音量控制R<sub>11</sub>改接在V<sub>4a</sub>柵極，以便对唱片音量也可以控制。同时为了提高唱片放音质量，6B8加裝了柵偏压电阻R<sub>7</sub>和傍路电容器C<sub>11</sub>，为免去收音时信号电压受到損失，將R<sub>6</sub>C<sub>10</sub>一端直接陰極，不受偏压控制。6B8屏路中接入R<sub>9</sub>C<sub>15</sub>作低頻去耦合濾波，避免了回輸振盪叫声或汽船声。

兩只輸出管所需柵压相位要完全相反，V<sub>4a</sub>推动V<sub>5</sub>，V<sub>4b</sub>作倒相工作。V<sub>4b</sub>柵压在V<sub>4a</sub>的輸出电路上抽取，V<sub>4b</sub>屏压输出正与V<sub>4a</sub>屏压相反用以推動V<sub>6</sub>。

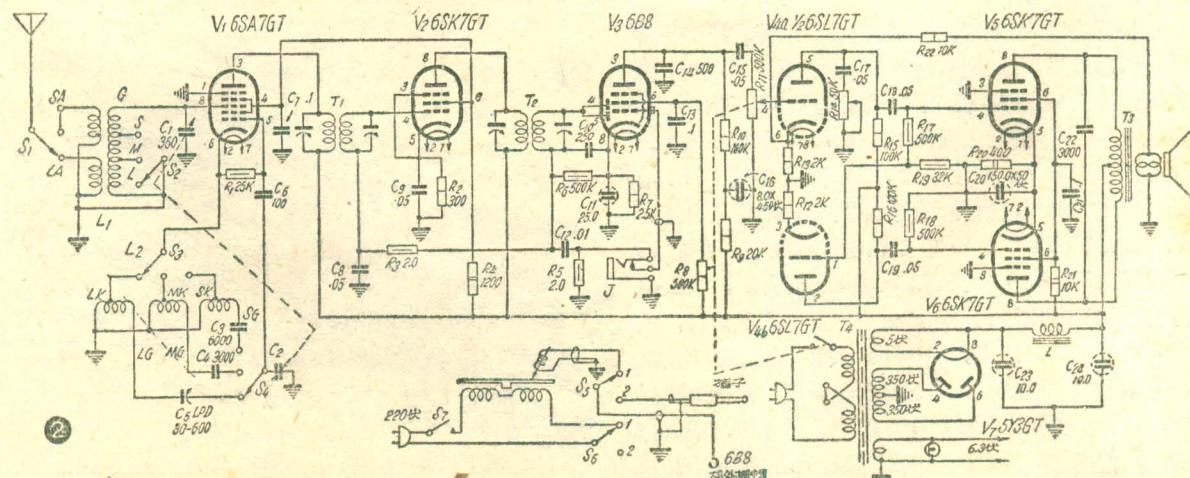用6SK7作輸出时，帘柵不能直接高压，电路中串接有降压电阻R<sub>21</sub>和傍路电容器C<sub>21</sub>，以避免帘柵極燒紅保护了电子管。C<sub>22</sub>是輸出級的高頻傍路电容器，可以減低副波失真的影响。C<sub>17</sub>R<sub>14</sub>是音調控制器可以衰減高音显出低音，在推挽线路中接于前級比較容易使控制平



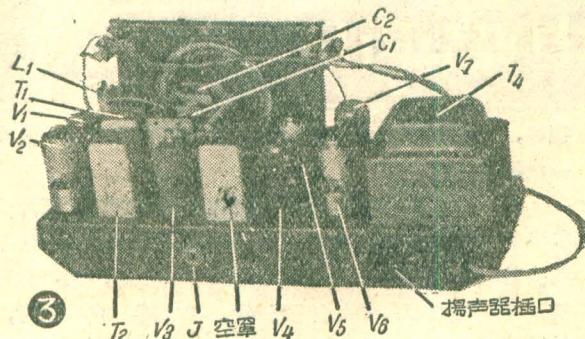

衡。输出变压器为推挽式，屏到屏阻抗为 10,000 欧，次级 6 欧。因 6SK7 屏阻很高输出阻抗如匹配不当可能引起失真，同时为了拉平音频响应曲线，使高低音频放大比较均匀并减低副波失真，加入负回授电路。因输出变压器次级阻抗较低，回授电压比较稳定，自该处接出回授电压经  $R_{22}$  作两级回授送至  $V_{4a}$  阴极。扬声器励磁圈兼作滤波扼流圈用，直流电阻约 2300 欧。 $T_4$  次级高压每边 350 伏，因 6SK7 屏流及帘栅流都不大；全部乙电流不大，滤波后降压也不大，乙电仍有 240 伏左右。

### 线路接装及校验

本机采用美通 555 线圈及玻璃中频变压器，全新原件；对于管座排列及佈线地位均经仔细考虑，尽量缩短原件的接线，减少损失。装好后底板上原件和电子管排列见图 3。右边方隔离罩系空罩， $V_3$  极极接线自空罩中引出。因双连可变电容器购买困难，用三连代替空着一连。底板下原件排列见图 4。

全机装好后，将电路照图 1 仔细核对无误后。用万用电表  $R \times 1000$  挡测试  $C_{23}$  两端直流电阻，证明乙电不短路后接入电源，再用交流电压表测试  $T_4$  次级低压是否正确，然后将  $V_1$  至  $V_6$  ——插入；预热约一分种（因全是新电子管），再将整流管插入，立时扬声器发出电台播音。


本机首先校验低放部分，收到电台声音时用手捏着改锥金属部分触  $V_{4a}$  极，扬声器发出感应声很重，证明低放部分大致良好。但  $V_5V_6$  输出是否相等则不一定。必须调整  $V_{4a}V_{4b}$  极压强度相等，使  $V_4$  输出电压相等。因  $V_{4b}$  倒相后和  $V_{4a}$  相位相反， $R_{19}$  阻值根据 6SL7 增益倍数也容易算出，但算出的阻值并不一定完全合适。校验方法是将  $R_{19}$  暂用一 50 千欧电位器代替，并把  $V_6$  屏极接线断开，将  $V_6$  屏极和  $V_5$  屏极暂时并联，收到电台播音后旋动电位器到一点，使扬声器里毫无声响，这一点就是准确的分压点。因为  $V_5V_6$  输入电压的相位反相，屏极输出电压的相位当然也是相反的，如输入电压相等，两管特性相同时输出电压必然也是相等，现屏极并联，如输出的反相电压完全相等就相互抵消扬声器里

就毫无声音了。这时用电表测量电位器的阻值，换入同样阻值的电阻，并将屏极接线接回，分压电路即算校好。

校中频变压器时，将收音机收一远地电台，用铜头小改锥先校第二级中频变压器次级的半调整电容器至声音最响，再校初级。初级校好后校第一级，次序也是一样。中频变压器出厂时已由制造单位校准，所以只要向左右微微旋动，即能获得灵敏点。为使指针所指地位与度盘相符并不致漏掉电台起见，将机器推入木箱内；在 640 千周（中央台）820 千周（北京台）1,350 千周（北京俄语讲座台）播音时间调整  $C_5$ ，校准度盘指针所指位置和电台频率相符。售品线圈设计准确很容易校准。如 1350 千周端不准时可在  $C_5$  一端和底板间接一半调整电容器，调整该电容器即可校准较高频率端。中波校准后短波大致没什么问题了。然后将插子插入插口  $J$ ，换上 6B8 机外帽，扳动  $S_5S_3$  放一张唱片，用“黑白唱片速度校准盘”校准电转速。全部校准工作即大致完成。
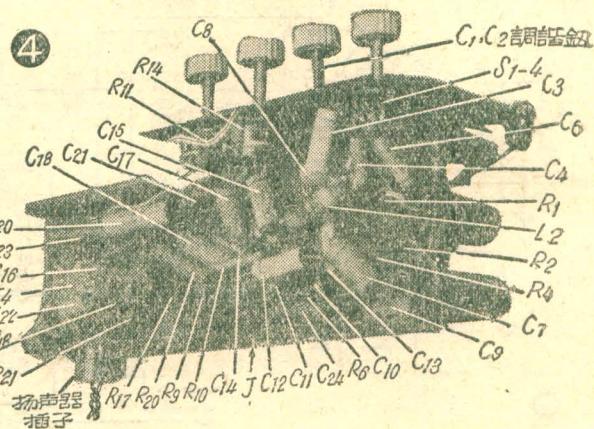
### 本机特点和效果

本机因采用推挽输出及负回授，消除了副波失真，同时自动抑低了交流声。对于高低音频放大也比较均匀，声音十分动听。各频率相近的电台也分隔清楚，互不干扰。因有了  $C_{17}R_{14}$  可以自由的控制高音突出低音。扬声器纸盆口径较大放送唱片更为悦耳。输出功率在声音开大时较用 6V6 罩只作输出时还响。不接天线在北京收听各省强力人民广播电台大部可以收到，短波段黄昏后可以收到莫斯科、德里、雅加达、日本、伦敦、墨尔本及许多不知名电台。因用电压放大管作输出所以耗电很省。惟  $R_{14}$  旋近上端时声音过于低沉，播放交响乐或轻音乐唱片虽很动听，但讲话报告时显得声音闷塞，可能  $C_{17}$  容量较大高音旁路过多之故。



# 不用双連的超外差式收音机

沈成衡

这里介绍业余无线电爱好者一架不用双连电容器的简单超外差机。

此机的电路图如图1所示，从图中就可知道这是一架不调谐输入的全波外差机，只有一个调谐回路用于改变本地振荡频率而达到选择电台的目的。

自天线进入的高频信号电流经过由 $C_2$ 、高扼流圈 $L$ 及 $C_3$ 组成的低通滤波器后（在短波段则不经过此滤波器），直接加至 $6A2\pi$ 变频管的信号栅上。这里的本机振荡和一般的外差机短波段的电路并无差异故不再介绍。经过变频后的中频信号加到由线圈 $L_4$ 及电容器 $C_8$ 所组成的并联谐振回路上。然后经交连电容器 $C_9$ 输出至第二检波管 $6K4\pi$ 的栅极上。这里的 $6K4\pi$ 是作栅极再生检波，再生是借阴极电流流过线圈 $L_7$ 而回输至 $L_6$ 而产生的，再生力的强弱则用帘栅极降压电位器 $R_6$ 来控制。至于短波段则分为三个分波段，输入信号不经过滤波器而直接加至调谐回路上。此三个调谐回路分别调至三个分波段的中间，故在各波段内的信号差不多都可通过，但对波段外的假象信号的衰减则很厉害。

此机的另一特点是采用非常高的中频（一般外差机中都用465千周，此机用1900千周，即1.9兆周），所以再在输入回路中用一个固定的低通滤波器就可与一般用双连电容器有调谐输入回路的外差机的性能相媲美。

因为一般不调谐输入的外差机的主要缺点是象频干扰及混台。但这里由于采用了很高的中频及低通滤波器，故基本上可消除这一缺点。因为一般广播在500—1600千周（即0.5—1.6兆周）范围内，而现在2倍中频等于 $2 \times 1.9 = 3.8$ 兆周，就是说象频范围为 $0.5 + 3.8 = 4.3$ 兆周至 $1.6 + 3.8 = 5.4$ 兆周。故若使低通滤波器的截止频率采用1.6兆周的话，那么象频就根本进不来，而信号频率（0.5—1.6兆周）则仍畅通无阻，这样

就克服了不用调谐输入回路的主要缺点。至于短波段的象频，在上节中已讲过，它虽没低通滤波器，但由于有波段很窄的输入回路故亦可防止。

在图1中的 $C_1$ 、 $C_2$ 、 $R_1$ 、 $C_3$ 及高扼流圈 $L$ 所组成的网络就是避免假象信号用的。其中 $C_1$ 为天线交连电容器，而 $C_2$ 、高扼流圈 $L$ 及 $C_3$ 则组成II形低通滤波器。其中 $R_1$ 很重要，它有两种作用：1.作为变频管 $6A2\pi$ 的栅漏；2.作为滤波器的匹配负载。

由于采取了很高的中频，故本地振荡频率亦相应提高（自 $0.5 + 1.9 = 2.4$ 兆周到 $1.6 + 1.9 = 3.5$ 兆周）。在这样窄的频带里，可变电容器本来可用得小一些，但为了适合目前一般可变电容器的容量，故仍采用360微法左右的。这时在中波段它的调谐范围就可约自2.05兆周至3.5兆周，也就是说可收 $2.05 - 1.9 = .15$ 兆周至 $3.5 - 1.9 = 1.6$ 兆周的信号，即是说它不但可收中波还可收长波，这一点对东北地区的同志是非常合适的。

由于中频的提高及输入调谐槽路的取消，不但可不采用双连可变电容器，同时还可省去统调（跟踪）的手續，这样在装配一架外差机时就方便得多了。因为我们知道统调工作若没有精密仪器或熟练的经验是不易做好的。其次由于提高中频，故中频变压器的圈数亦大大减小，可使我们很容易地自己动手绕制。

不调谐输入的另一缺点是选择性及灵敏度较差，但这些问题在此机中

（下接第18页）


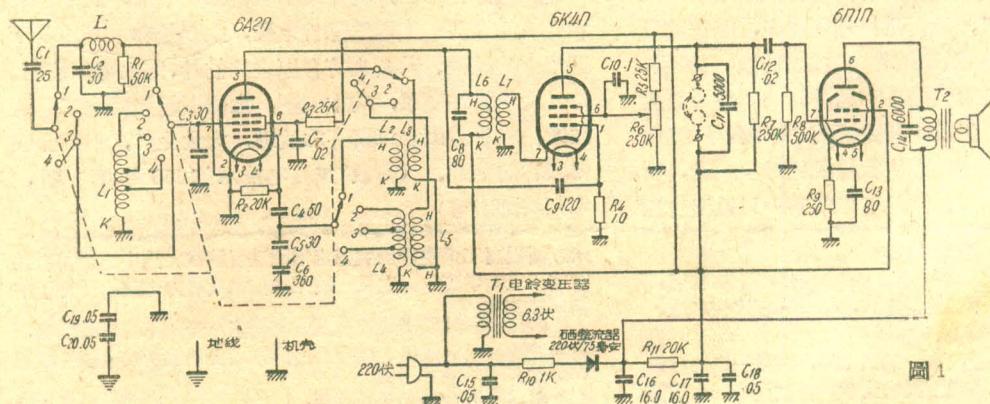
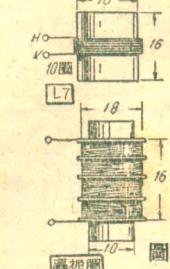
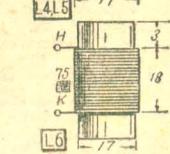
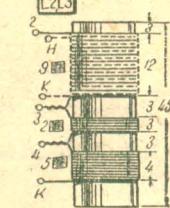
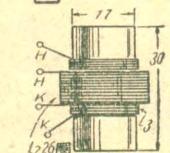


图1

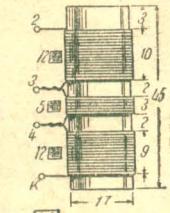

## 試制三管超外差式收音机的建議

李宗傑

目前一般 5 灯超外差式收音机价格虽降到 100 元左右。但是还可以設法做到更普及些的，尤其是中央提出了勤儉节约的号召后，对于生产廉价普及型收音机的要求就越来越迫切了。

过去有许多收音机如北京公私合营广播器材厂出品的 103 型再生式三灯机（見本刊 1957 年第 11 期），售价是 60 多元，购买的很躊躇。但是設計上存在着一定的缺点：如选择性較差，尤其在北京，640 和 720 千週的两个中央台就很难分开； $6A2\pi$  管的屏压超过了規定的極限值，縮短了电子管的使用寿命； $6A4\pi$  管的灯絲和两个  $6A2\pi$  的灯絲共用一个繞圈，这是不妥当的，万一整流管的灯絲和陰極間打穿，会把全部电子管燒燬。

如果能集合超外差式和再生式的优点，从节约和降低成本上加以考虑，無綫電工厂是可以生产一种相当于 4 灯机作用的三灯超外差式收音机的。由于整流管改用硒片，实际上这种收音机就只剩下了两只电子管了。

这种收音机可以采用  $6A2\pi$  作变頻， $6H1\pi$  一个三極部分作檢波，另一个三極部分作放，接用舌簧揚声器。

当然，机件簡單，灵敏度是比不上超外差式 5 灯机的，但也不会比再生式三灯机差。第二檢波部分加用一个再生繞圈，充分發揮了再生式的优点，提高了收音机的灵敏度。


按調諧回路的数目来看选择性，5 灯超外差式收音机有 5 个，再生式（無高放級）有一个，而这架收音机有 3 个。虽不及 5 灯机，比再生机却强許多，範圍地可以說好 3 倍，这就充分利用了超外差式选择性高的优点。

舌簧式揚声器音質要差些，不論音頻响应和失真度都比不上永磁揚声器，但收听新聞講演，文化教学，戏剧曲艺还是很好的。对于使用廉价收音机的对象來說，收听西洋交响乐的要求不高。因此可以节省一只輸出变压
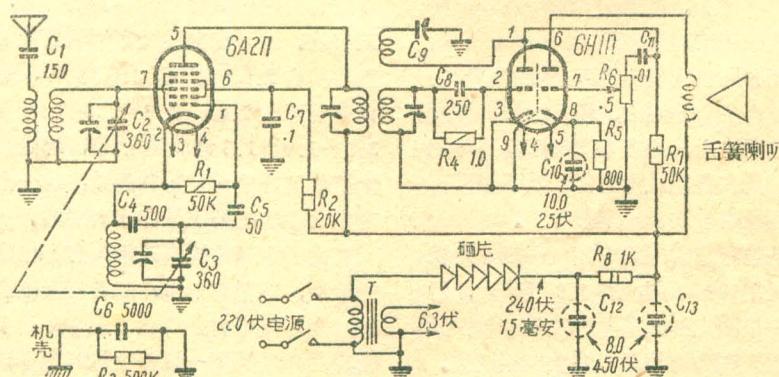
## 讀者注意

电信科学月刊自今年第四期起在內容上將作如下的改变。

- 取消期期有專門重点的編排方式，每期內容比較广泛，以便适应多方面的讀者的需要。
- 除繼續發表有高級理論水平的文章外，將以一定的篇幅刊登来自实际工作中的有实用意义的文章，着重反映在电信技



器。同时舌簧揚声器灵敏度高些，正好配合輸出較小的  $6H1\pi$ ，有助于音量的提高。

采用硒片后，整流極不需灯絲电源，高压直接由电源变压器的初級引出，电源变压器仅仅供給兩個电子管的絲压，只要 6 瓦，可以做得很小，大大节约了硅鋼片和銅線。电源变压器減輕后，底板也可減薄，节约底板的金属。虽说高压直接电源，底板帶电，但要使用者碰不到金属底板和另件，这一点也是容易做到的。

为了試驗，作者按照附圖裝了一架。像中頻變壓器还是用的十多年前“开利”5 股空气心的旧貨。再生圈是在中頻繞圈管上緊貼着次級（为了加繞方便，把初次級互換了）下面加繞 50 圈。再生強弱由半調整式电容器  $C_9$  控制。

試听結果还很

滿意。只接長 1 公尺左右的天綫，在北京收听 2 个中央台和北京台，都有足够的音量。因为是对固定的 465 千週中頻进行再生檢波，所以  $C$  調好后不必再動。最好調低一些有些富裕量以免因其它因素

（如电源电压升高等）的变化而引起振盪。天綫串联了云母电容器  $C_1$  后接出，对灵敏度無影响，而底板即使接在火綫上，天綫一点也不麻手。

这架收音机在收听外地电台时效果不很好，原因是高頻和中頻繞圈都是旧的紙筒空气心的， $Q$  值低。但如果改用鐵粉心繞圈，接上室外天綫，灵敏度能够提高很多。电子管工作点再挑选一下，效率还可提高。

在选择性方面，北京几个电台都能分清，只是中央台 640 千週在低頻端选择性差些，主要是和中頻 465 千週相近的原因。音質也符合原来的估計，完全可以使用。

由于机件簡單，成本低廉，如能引起無綫電工厂的注意，在这方面加以研究和改进，大量生产，一定会获得顧客的欢迎。（轉載“無綫電技术”1958 年第 1 期，本刊略加刪節）

术方面我国工业生产及实际应用的进展情况。內中每期將有几篇文章以大学高年级生及一般工程技术人员为对象，适合于中级讀者水平。

3. 每期同时發表几种專題連載講座，分別聘請專家執筆，有系統地以深入淺出、精簡扼要的方式介紹最新的电子学知識和討論实用的学术問題。

請及时向各地邮电局訂閱。

电信科学月刊啓

# 高頻振盪式高溫自動控制器

田振武


工厂或試驗室中在作干燥試驗、測定水份或其它保溫水浴設備時，一般應用溫度多在 $300^{\circ}\text{C}$ 以下。本刊1957年5月份曾介紹了在這種條件下應用的“電子管溫度自動控制器”來代替人工調節，保持恒溫，是很方便可靠的。

試驗室中在作灼燒灰份、高溫揮發份以及沉淀物時，常常是在高溫爐中進行。溫度多用在 $800-1000^{\circ}\text{C}$ 。由於水銀的氣化溫度所限，用以前介紹的利用水銀開關接觸點控制電路通斷的方式來控制高溫，就不恰當。要控制高溫爐的溫度並保護高溫爐不讓超過安全溫度而過

原來高溫計（滿度電壓應在40毫伏左右，鉑鎳熱偶應在15毫伏左右）的毫安表，把表針加長，方法是（可參考本刊1956年第6期）取薄鋁箔一條對折，裹在一根比表針直徑略粗的直銅線上，照圖2甲沿虛線剪下，抽出銅線後將鋁箔一

端張開剪成針

頭，另一端卷成管狀以備套到原有的表針上。另照圖2

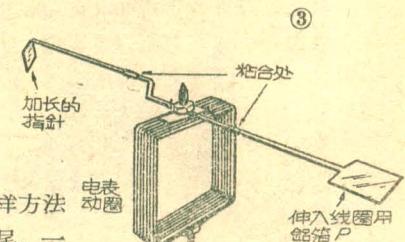

乙用同樣方法


作一針尾，一

端張開壓平后

長2公分，寬

1公分，這一端就是準備伸入圖1線圈 $L_1$ 和 $L_2$ 之間的P，另一端也卷成管狀，套在原來表針的末端，套入前先把原表針末端的平衡物用醋酸乙酯浸潤後取掉。這樣把表針引長後再把針端彎下，塗上紅顏色，然後增減它的重量或調整它的長度，設法使它平衡，再用賽璐珞膠（或用廢影片溶於丙酮或醋酸乙酯中）粘牢備用，制成功的表針如圖3。

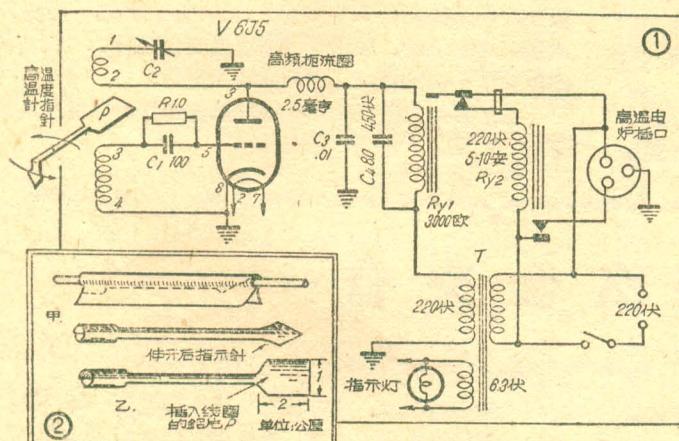2.振盪線圈：用中規0.5（英規25號）號漆包線分別平繞於直徑8公厘，長約10公厘的兩個硬紙筒上，由壞的中頻變壓器里拆下來的塑料管就很合用。 $L_1$ 繞13圈，頭1尾2（見圖1）， $L_2$ 繞14圈，頭3尾4。繞時 $L_1$ 應繞在靠近紙筒下端的邊緣； $L_2$ 繞在靠近紙筒上端的邊緣，儘量使兩線圈間的距離減小。繞好後的線圈裝在接





熱受損，一般常採用機械式、光電式或電子管振盪式溫度控制器。這三種控制溫度的方法，都是通過高溫爐上熱偶高溫計的指針隨溫度升降動作而間接達到自動控制溫度的目的。這裡介紹的是電子管振盪式溫度控制器。

**工作原理** 電子管振盪式溫度控制器的工作原理和普通再生式收音機一樣（圖1），調節半調整電容器 $C_1$ 發生正回授，使線路產生高頻振盪，此時電子管輸出回路中屏流的大小就被回授的強弱所決定。當 $C_1$ 調節到恰至振盪點時，屏流下降，不足使繼電器 $R_{y1}$ 吸動，開關1和2的接點如圖中所示成為開路；當高溫爐溫度上升，高溫計指針上的金屬片（鋁箔）P伸入線圈 $L_1$ 和 $L_2$ 之間的空隙時，回授減弱，諧振條件改變，屏流上升達到 $R_{y1}$ 的工作電流值，於是 $R_{y1}$ 吸動，接點1、2各自閉合， $R_{y2}$ 工作，使電源接通或斷路。因為 $R_{y1}$ 是由電子管屏流起動的，不宜用大電流的接點，所以又用了一個繼電器 $R_{y2}$ 間接的來啓閉電源。 $C_5$ 和 $R_{y1}$ 并聯的目的是使屏路輸出中的交流成份旁路，不讓 $R_{y1}$ 發生抖動，這樣就可省掉整流部分了。

**裝置** 由於線路簡單，裝制很容易，這裡僅把幾個主要零件和調整工作加以說明。

1. 加長表頭（高溫計）的指針：選一靈敏度不低於

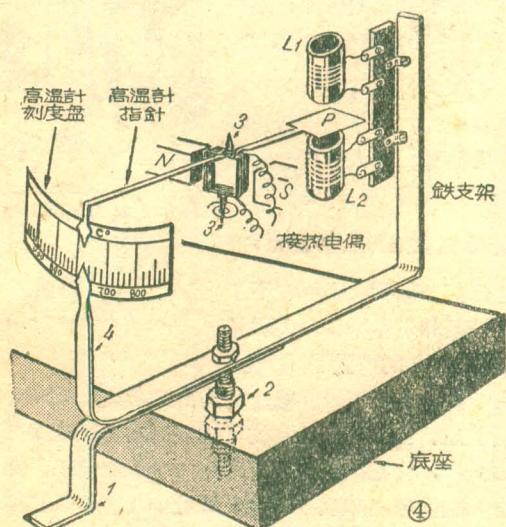

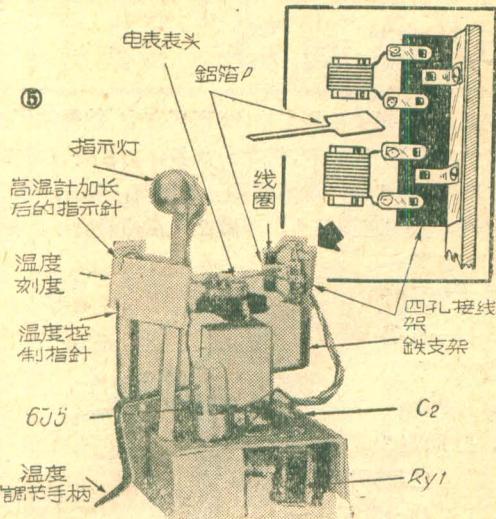

綫板上，綫头 2 和 3 間的距離約 3 公厘，使鋁箔伸入時能暢行為度。

接綫板裝固在調節控制溫度的鐵支架上。裝好后的形狀如圖 4。溫度調節手柄 1 裝在一个收音機刻度盤用

拉線軸套改制成的中心軸 21 上，軸心應如虛綫所示和電表動圈軸尖 3 在同一直線上，另外在 1 的前端再裝一根控制溫度的指針 4。

3. 繼電器： $Ry_1$  是直流繼電器，內阻 3000 欧，動作電流 8 毫安。動作電流（靈敏度）必須與電子管的屏流配合（6J5 為 9 毫安），才能保證繼電器接點通路或斷路（作者用的是電話交換機上的 K-101 型）。 $Ry_2$  接點電流的規格應與電爐配合。

全機零件可以裝在一個堅固的鐵底板上（圖 5），再配一個金屬外殼，外殼接地。面板前部作一半圓形溫度刻度盤。

調整 全機裝好後，接上地綫，開啓電源一分鐘後，用塑料柄旋鈕調節  $C_1$  至振盪點，最好能先串入毫安表後，調節  $C_1$  至屏流變化最大的一點。再撥動溫度控制手柄使鋁箔伸入兩綫圈中間，此時  $Ry_1$  應隨着動作把接點吸住，鋁箔退出後  $Ry_1$  又釋放。如情況相反，可把  $L_1$  兩綫頭對調試驗。應用時如須要溫度為 800°C，只要把溫度調節手柄的指針指在 800°C 上即行。

最後再把表面刻度用準確的熱偶高溫計（原來的就可以）校正。

## 收音機為甚麼會“夾音”？

之璞

初學的無線電愛好者們裝成的簡單收音機，常常會發現收聽一個電台時，同時有好些別的電台混在一塊，亂成一片的毛病。這就是通常我們所說的：這部收音機不好，有“夾音”。用無線電上的術語來說，就是這部收音機的“選擇性不好”。所謂“選擇性”，也就是收音機能選出所要電台的信號，而不讓其他電台信號通過的能力。

一部收音機的好壞，“選擇性”是一個非常重要的指標。


那末為什麼有人裝的收音機選擇性好，可以把電台分隔得非常清楚；有人裝出來的選擇性不好會有“夾音”呢？

### 旋轉刻度盤是為啥呢？

任何一部收音機都少不了要用綫圈和電容器頭和頭聯尾和尾聯組成的“調諧回路”

（圖 1）。拿礦石機說吧，這是由次級綫圈和可變電容器所組成。當天綫上收到的電磁波通過初級綫圈（天地綫圈）時，會在次級綫圈里產生一個感應電壓，等於在次級調諧回路里串聯了一部交流發電機，於是回路里就有電流通過。如果回路對交流電的阻力很小，回路里環

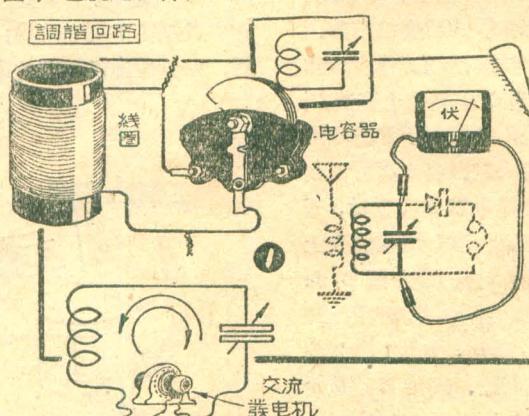流的電流必然很大。電容器對交流電和電阻一樣是有阻力的，通過它的電流大了，在它兩端的電壓也一定很大，這個電壓就是加到檢波的元件（例如礦石等）去的電壓，這個電壓越大，在聽筒或揚聲器里聲音就越響，當然我們希望它越大越好。



調諧回路有一個特性，那就是綫圈的電感量和電容器的電容量一定時，它只對某一個頻率的交流電表現出最小的阻力，使回路里環流的電流達到最大；對其它頻率的交流電阻力很大，回路里環流的電流就小。回路對交流電阻力最小的這個頻率，叫做調諧回路的“自然諧振頻率”。如果改變電容器的電容量到一個新的數值，回路的自然諧振頻率隨着改變到一個新的頻率。我們收


聽電台的時候，不是要常常旋動刻度盤去尋找電台嗎，實際上這個動作就是增減調諧回路里電容器的電容量，使增減後電容器的電容量和綫圈的電感量相互配合所產生的自然諧振頻率與收聽電台的頻率一致而發生諧振（圖 2）。這時調諧回路對收聽電台頻率的高頻電流阻

力最小，回路里环流的电流达到最大。其它电台的电磁波虽然同时由天线接收下来，但频率和回路的自然谐振频率并不一致，回路对它表现的阻力大，电容器两端输出的电压就小，在听筒里声音就很轻或者听不到了。调谐回路能提高一个电台的声音并压低其它电台的声音，这就是说调谐回路有选择电台的作用。

设想我们拿两部收音机来比较，旋动第一部收音机的刻度盘收听一个1000千周的电台，假定这个电台的高频电流在回路里电容器两端产生10伏的电压，比它低20千周的980千周的电台因为不和回路发生谐振，产生的电压只有2伏；比1000千周高40千周的1040千周电台离开谐振频率比980千周更远，产生的电压只有1伏，对比之下，1000千周电台在电容器两端产生的电压比980和1040千周的电台产生的电压高得多，当然声音也就大得多。另外有一部收音机的调谐回路，如果对1000千周谐振频率或靠近谐振频率的980和1040千周电台在电容器两端产生的电压大小差不多，比较这两种情形，就可以说第一部收音机的选择性要比第二部收音机的选择性好得多。这样我们可以大致了解选择性是什么回事了。

上面的例子我们可以用另外一个例子比比看。假定我们在一座山脚下的公路上散步（图3）。当走过1000公尺路标处停下来抬头向上仰望，这一点对突起的山峰高度为1000公尺，向左走20公尺到980公尺路标，山腰一棵松树处的垂直高度为200公尺；向右走40公尺到1040公尺路标处，向上望一座半山亭的垂直高度为100公尺。我们左右走动的范围只有60公尺，而山的高度变化从1000公尺降低到200公尺（差5倍）和100公尺（差9倍），这时我们会说山势非常陡削。设想有另一座山，山势在同一距离内高低变化很少。我们就说山势较平。我们上面谈的情况其实可以画成一张简图。拿这个例子的比较方法来看前面收音机接收不同频率电台的情况，山的高度可以象征电压，公路上一块块的路标表示不同的频率。由此可以得出一幅代表收音机分隔电台的本领的图画，由这种“山峰”的陡峭与平缓可以看出收音机的选择性好坏。

这种用来表示选择性好坏的山峰形线条，在无线电

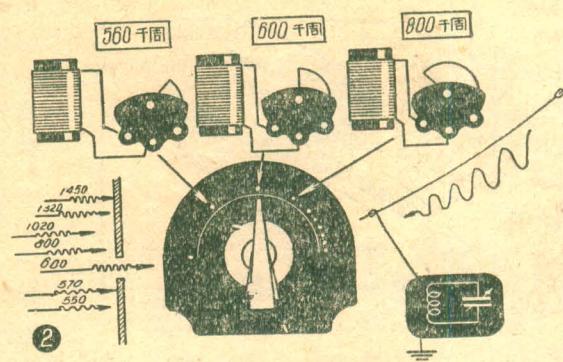

术语上叫做“谐振特性曲线”。

### 选择性由什么决定？


为什么有时同样种类的收音机，有的选择电台的本领好，有的不好呢？这是因为选择性的好坏决定于构成调谐回路的线圈和电容器的质量。这两种零件的质量越好，收听电台的信号电流在回路里损失越小，电容器两端产生的电压越大，谐振曲线的“山峰”变得非常陡峭，选择电台的本领就好。

收音机天线接收电波时，线圈里就有高频电流流过，它除开遇到构成线圈本身电阻的阻力，更重要的是遇到另外一个对头，就是高频电流有一种喜爱在导线外圈表面流过称为“集肤作用”的特性，这会使流过回路的高频电流大为减小；再加上所用电容器的介质材料不同，也使高频电流有不同的损失。在这些阻碍大时回路里电流减小，电容器两端产生的电压随着减低，谐振曲线的“山峰”变得平缓，选择性就低落。所以绕线圈时，常常要用比较粗的导线和直径较大的线圈筒，目的就是想减少高频电流在线圈中的损失。市上出售的线圈常采用几股绞合线来绕制，也是用增加导线有效面积的方法来减少线圈对高频电流由于集肤作用引起的损失。新式收音机里还采用铁粉心线圈，这种线圈的优点是可以用较少的线圈获得相当大的电感量，是用减少导线线圈圈数来减少对高频电流的损失的。
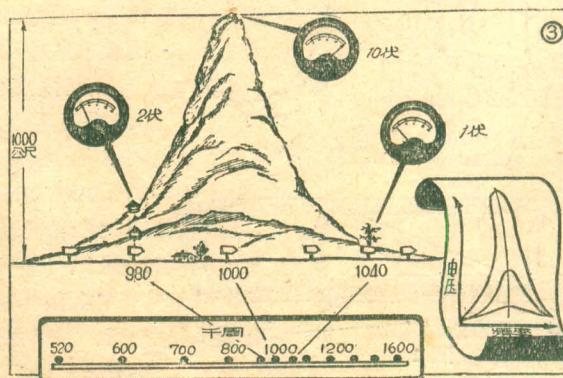
### 把谐振曲线的山峰尽量弄尖锐好不好？

以上所谈，似乎是选择性的曲线愈弄尖愈好，其实不然。我们常常说“某广播电台的频率是多少千周”，其实在广播时，这个电台发射出来的高频电流，不仅只是这一个频率，而且还包括有各种语言、音乐节目的较低频率。低频电流是“骑”在高频电流上被一起发射出来的。因此，广播电台发射出来的不是一个频率，而是一个有一定宽度的频率的带子。这个频带的宽度决定于语言音乐频率里的最高频率。


假定语言频率里的最高频率是5千周，那末频带宽度是从 $1000 - 5 = 995$ 千周到 $1000 + 5 = 1005$ 千周，即10千周。如果我们单纯追求选择性好，尽量使谐振特性曲线尖锐（图4），就会使稍微偏离电台基本频率的那些频率受到很大的压制，结果就把高音切掉了，使声音



“走样”，这当然不是我們所希望的。可見选择性和声音的真实程度（保真度）是两个对头，很难兼顾他們。要选择性好，保真度就得牺牲一些，要保真度好，选择性也不能要求太高。幸亏简单收音机对保真度要求不高，只要选择性好，保真度是可以忽略些的。
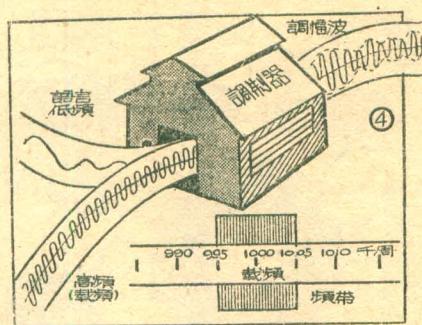
### 夾音能不能完全消除？

如果我們注意一下各个电台的频率，可以發現电台和电台频率之間，总有些距离。例如有一个 1000 千週的电台，它的频带宽度是 10 千週，那末最靠近它的相邻电台的频率，假定频带宽度也是 10 千週，就只能是 990 和 1010 千週。这样才能避免两个电台同时广播时因频带重叠而引起的夹音。在同一地点有频率相互接近



的两个电台同时广播，从调谐回路的谐振特性曲线看，回路里电容器的两端多少还可以产生一些电压，由于这种情况而引起的夹音，简单收音机是没办法避免的。

### 简单收音机怎样消除夾音

调谐回路线圈的旁边还有一个天线线圈，它会影响调谐回路谐振特性曲线的形状，线圈圈数多互相

靠得太紧，谐振特性曲线也就拉得很宽，选择性变劣；线圈圈数少一些，对调谐回路的影响也就小些，就能够大概维持原有谐振特性曲线的形状。所以收音机发生夾音时，除了要考虑线圈和可变电容器的质量外，还应该调整天地线圈和调谐回路线圈间相隔的距离。

## 紙管線圈的防潮方法

### 簡政

一般采用纸管线圈的长短波收音机，往往由于气候变化，线圈纸管吸收空气中的水份，影响了线圈的 Q 值，减低了收听短波的灵敏度。这里介绍一个防止线圈受潮的方法。无线电爱好者不妨一试。

找一根废日光灯管，先用锉尖（或用砂轮碎片的楞角）根据所需尺寸，在废灯管上划一条细痕（如图 1）。

在划细痕的部位，绕 1.5 公厘粗的纱绳 1-2 圈。用吸管把火洒滴在纱绳上，使纱绳吸足火酒。将纱绳上的火酒燃着，使灯管局部受热顺着划过细痕的地方爆裂。将裂下来的玻璃管段的两端，用细金剛砂的砂布将銳口研磨成鈍口。把磨去銳口的玻璃管段，擦去内壁的发光剂（注意，这是一种有毒的物质，不要用手去碰触）竖立在桌面上（如图 2），并糊一张纸。


在管内浇铸绝缘腊，高约 1 公分，冷后将多余的纸边剪去（可以利用已坏的电容器两端封头的绝缘腊）。

再找一个扁平的软木塞（一般药片瓶内往往有这种软木塞）。其大小以恰能塞入玻璃管，不松不紧为度。

将线圈各接线脚全部焊接到适当长度的塑膠绝缘线（最好用不同色彩的塑膠绝缘线）。将这些已焊牢的接线，顺序穿过扁平软木塞（注意，应从软木塞的小头向大头穿。事前可以用洋钉在软木塞上适当部位穿孔）。然后将线圈放入上面所准备的玻璃管内（线圈脚如果碍事，可剪去），并小心地把穿好线的软木塞塞入玻璃管约 6 至 10 公厘（图 3）。

最后用绝缘腊浇铸封口。找两条厚约 0.5 公厘，宽约 6-8 公厘的铁皮或稍厚一点的铝皮，根据玻璃管的大小，按照（图 4）的形状制成两只夹子，用小螺丝夹在已“封闭”完毕的玻璃管两端。再用小螺丝固定在底板上。即可进行接线。

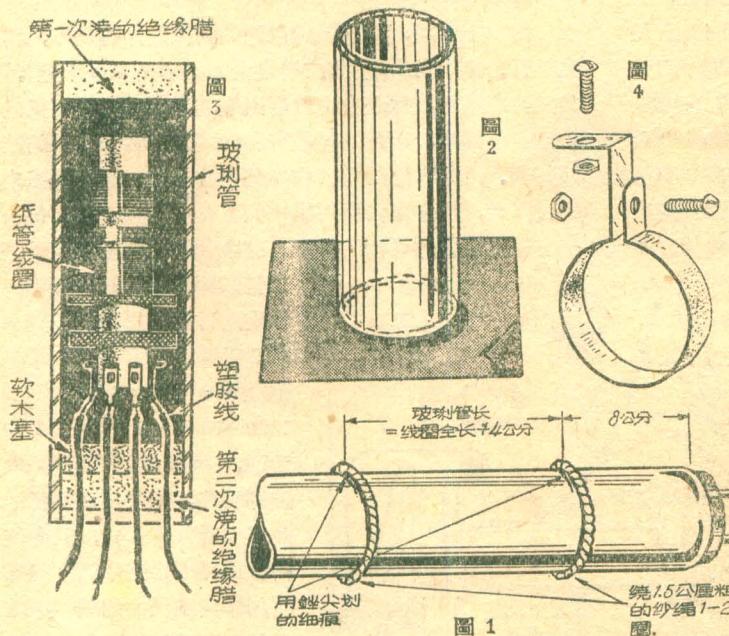“封闭”的操作，最好在气候干燥的时候进行。如果在管内放置一点吸潮剂（如吸水砂胶等）效果将更好。



# 業余者条件下的印刷电路 ——描繪电路

沈 銘 宏

本刊 1957 年第 5 期上介绍了印刷电路在工业生产条件下的几种制造方法。本文介绍的则是在业余条件下的一种变相的印刷电路，今暂名为“描绘电路”。

描绘电路特别适合于制作小型低功率的无线电元件，例如收音机、助听器及低功率的发射机等。用描绘电路制作成的元件，它的体积通常只有用焊接法做的同型元件的  $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{10}$  大。图 1 是一个描绘电路的例子——画在电子管上的两级音频放大器。

制作描绘电路所需要的工具并不复杂，最主要的包括几瓶电导率高的“颜料”，和比阻不同的做电阻的颜料，一瓶绝缘度较好的清漆（俗名腊克），一瓶稀释溶液。这些颜料，自己制备很容易，用这套颜料可以画制电路中的导线，各种阻值的电阻，射频线圈及准确性稳定性要求不高的小容量电容器（例如 100 微微法以下），电路可以画在一塊绝缘板上，或者画在一些本身绝缘的零件上，例如电子管玻璃泡上，电容器外壳上等等。第一步先根据电路结构设计出电路草图（零件排列位置图），然后再绘制（如图 2）。胶板应选用绝缘度好，不吸收液体，同时不致被稀释液所溶化的。有些胶板或玻璃片上，颜料很难附着，颜料干后往往就会脱落，此时可在画之前先在玻璃上刷一层清漆，待漆干后再画在漆上。当我们设计不好时，时常会碰到两条需要交叉通过的情形，此时可以有两种解决办法，一种是先画一条线，待它干燥后在交叉点上涂上一层清漆，待漆干后再在漆上画另一条线；另外的方法是可以在胶板上镀上两个铜焊片，使两条交叉的接线中的一条由胶板背面绕过。在画制电阻以前，必须先根据“颜料”特性长度宽度不同的电阻值测定出一张图表来，然后根据图表及电阻数值画出应有的宽度及长度。如果某一个电阻数值必须十分精确，则可以先将电阻数值画小些（也就是画得略宽一些），待颜料干燥后，再用针尖刮去一部份颜料以达到应有的数值。当然这种修正工作必须十分小心谨慎。一些小容量而又要求不高的

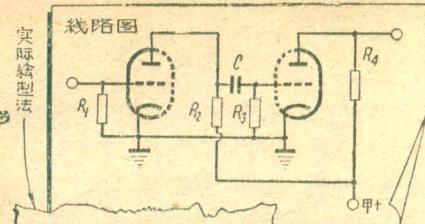


圖 1 画在电子管上的两级音频放大器

电容器也可以自制，方法是先用“颜料”画一层作为一个极片，然后涂一层清漆作为介质，在清漆上再涂一层“颜料”作为另一极片。各种一端接地的旁路电容器，则制作上更为简单，仅须在金属底板上涂一层清漆作介质，然后在清漆上再涂一层颜料作为极片接到旁路点即成。电路全部绘成后，必须充分干燥，干燥时可以用一个 60 瓦的灯泡烘烤一两个小时就够了，温度不得超过华氏 150 度，否则颜料就会起泡泡。

下面谈谈颜料的制备方法：

① 导体颜料（画接线用的），用银或铜在细油石上磨（通常磨工具的油石有粗细两面，采用细的一面），磨的时候沾水，磨成浆后，刮下来放在玻璃杯里，待磨了三分之一杯左右后，可以在杯中加清水，然后激烈的搅动杯中的液体，搅的时候不要作圆周运动以免形成漩涡，然后沉淀半分钟倒去上面的水，杯底沉积的就是银粉或铜粉。当然这里面不可避免的掺杂着矽化炭粉末，但只要数量不太多是没有很大关系的。粉末风干后倒入清漆溶液中（以丙酮作为溶剂，浓度是 1%—3%），粉末与溶液的体积比是 1:1 左右。两个旧银元就可以做成半墨水瓶颜料，用银颜料比铜颜料的稳定性好，而电阻也比较小。铜颜料绘制的电路，搁置日久，电阻会增加，效率降低。普通颜料店里卖的“金粉”也可以用。

② 电阻“颜料”的制备方法大致与染体“颜料”相同，只不过是在染体“颜料”中加入适量的绝缘粉末，例如石膏粉、已经凝结过的水泥粉等。

③ 绝缘材料（清漆）俗名腊克，可以在油漆店里买到（原来是喷漆时用的），有糊状及片状固体两种都可以，买回后放在丙酮中，制成溶液，浓度约为 5%。

④ 稀释溶液，最好是用化学纯度的丙酮（俗名亚西通）。

描绘电路事实上不仅适合业余爱好者，对于小产量的生产单位，实验室都很适用，采用描绘电路及超小型零件，可以做出许多种特小型的电子仪器。

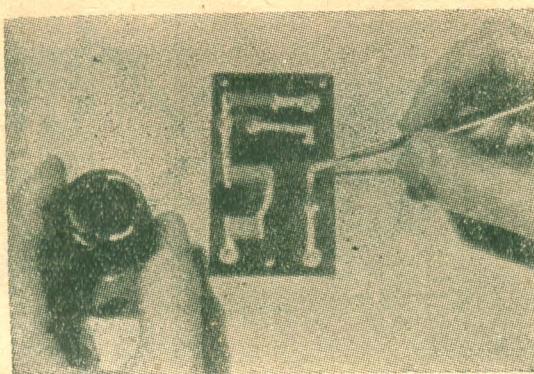


圖 2



# 紙介電容器是怎样制成的？

房天驥

在一般的广播收音机里，用得最多的零件之一就是固定电容器；而固定电容器中用得最多的又要算紙介电容器。紙介电容器是一种用紙作电介质和鋁箔（电極）一起纏卷而成的一种电容器。

电容器用的紙具有很多优点，例如纖維結構很緊密，紙的介电常数較高，厚度極小（一般自7微米至14微米），以及具有較高的抗張强度与抗电弧度，因此紙介电容器大量生产方便而质量好。

紙介电容器的容量可自100微微法到100微法，电压自100伏至100千伏的范围，与其他容量相同的电容器比較起来，是体积最小而且价格最便宜的一种电容器。

## 紙介電容器的構造

紙介电容器的構造大致上可分为兩类，即非密封紙介电容器与密封紙介电容器。

电容器的構成部分，可分为元件（或称芯子，即紙和金属箔），保护外壳与出头三个部分。密封与非密封

的区别表现在保护外壳的型式上。圖1中外壳的二端是开口的，制造时元件周围被瀝青灌封。瀝青除了能固定元件位置与防止元件受机械损伤外，其主要目的是防止潮气的浸入而使元件性能变劣（如抗电强度与絕緣电阻降低）。

有的保护外壳采用塑料，紙等材料，在外壳的开口处用瀝青、地腊、火漆等材料灌封，这类構造都称为非密封結構。非密封結構一般为低电压，使用环境（气候）較好，价格便宜的电容器用（如华北無綫电器材厂出品的212—1型212—2型与212—4型等）。密封結構用来制造高

电压，使用环境較恶劣（如高湿度、低溫）的紙介电容器（如КБГ-И与КБГ-M各型）。这种結構它的外壳用金属（或瓷与玻璃）制成，并用玻璃或瓷絕緣子作为出头，

外壳本身以及外壳与出头之間的連接都是用合金鉗料密鉗起来，元件在保护外壳内与外界空气完全相隔絕。


## 紙介電容器是怎样制造的？

一个普通的紙介电容器，不过指头那么大，可是在工厂里大批制造时却要經過十几道甚至几十道工序。这些工序簡略些說吧，大概是先准备原料，再进行原件的卷繞、浸漬，然后装配，最后进行測試、包装就算整个制造过程完成（請參閱圖2）。

在密封式电容器中則装配工序是在浸漬工序以前进行的。


**卷繞** 卷繞是整个电容器制造中的第一步工作。將已經裁切好的成卷的鋁箔与电容器紙放置在卷繞机（有人工操作的和机器半自動操作的）的架子上（請參閱所附照片①），鋁箔与紙按一定的次序疊合在一起，然后开始卷繞，卷到一定圈数时插入引出銅箔条，再繞到規定圈数剪断从卷軸上取下。

卷繞分为有电感繞法与無电感繞法兩种（見圖3）。有电感繞法为一

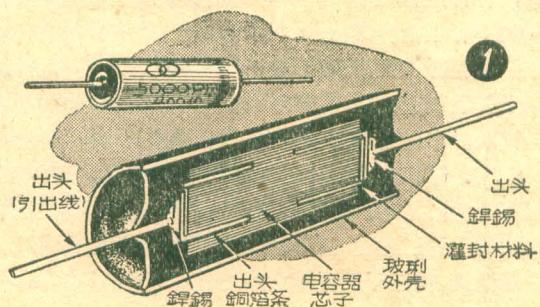

般运用的方法，一圈一圈之間沒有接触，电極在这里像一个綫圈，有电感存在，在高频电路中使用不适宜。無电感繞法專門用来制造使用在高频电路中的紙介电容器，这种卷繞是将鋁箔的一边伸出在紙外使每邊都相接而繞成的（見圖3右）。

**浸漬** 电容器紙內只有80%的体积是纖維組織，其余20%是水分与空

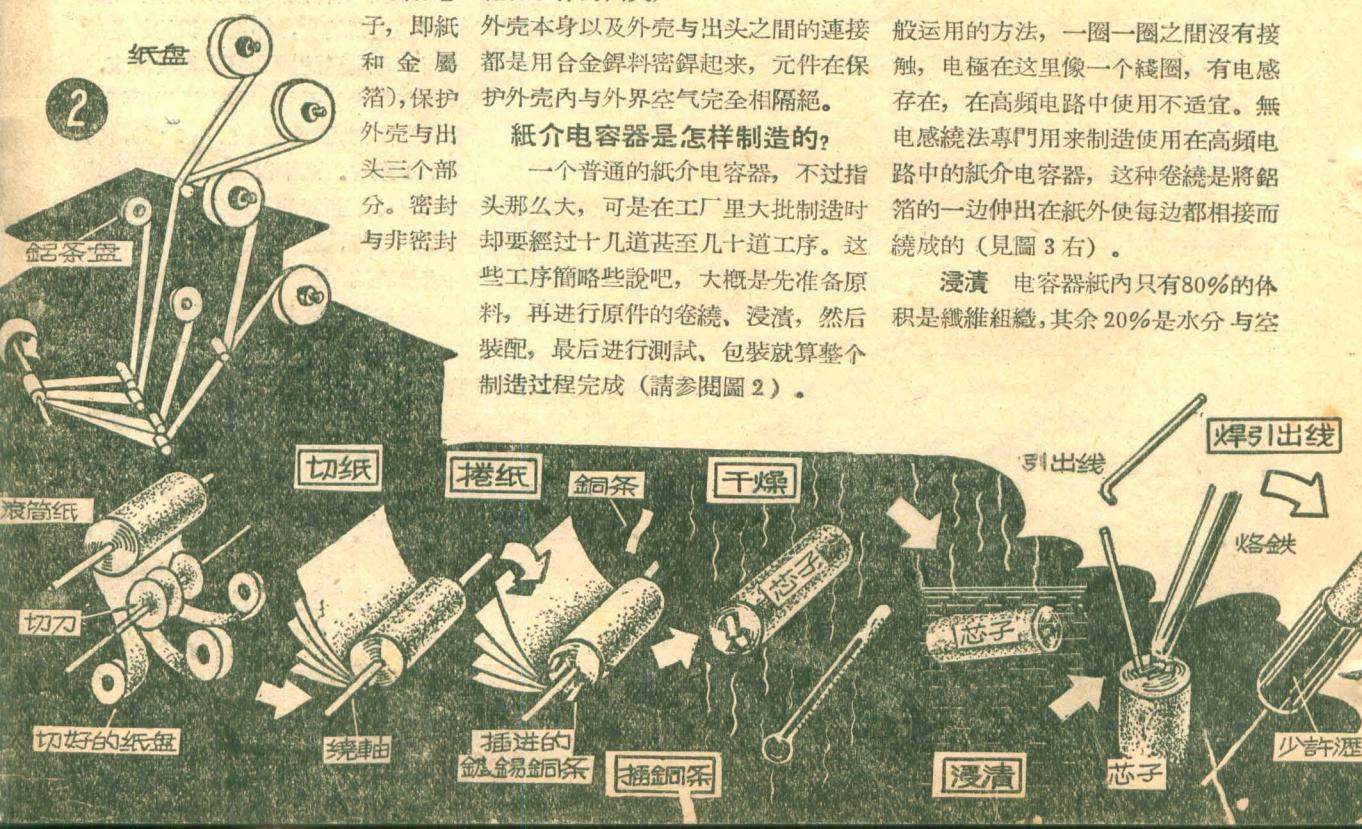



气，这对电容器的性能很有害，因此必须用油、腊等绝缘材料来浸渍，以填充纸纤维间的空隙与毛细孔，使元件的电容量增加，抗电强度与绝缘性能提高。浸渍是在气压小于4毫米水银柱的真空设备中进行。浸渍前，电容器芯先在真空设备中干燥。浸渍温度一般达到材料熔化，粘度降低时即可（约120℃）。浸渍材料有液体与固体两种，液体浸渍料如电容器油用来浸渍高压密封电容器。固体浸渍料（如地腊、氯化苯、树脂等）用来浸渍非密封的低电压纸介电容器。密封的低电压纸介电容器中也常用凡士林浸渍。

**装配** 电容器的芯子和其他零件（如外壳、接线等）预先由各个工作单位制成，然后集中进行焊接、紧固、装入外壳、灌封等工序。在装配车间里各操作是分别进行然后接合在一起的。

**成品测试** 装配成的电容器需经性能的测试，测试分电性能测试与非电性能测试。电性能测试分下列项目：电容量、绝缘电阻、抗电强度、介电损耗角  $\tg\delta$  等（一般不测）。非电性能测试下列项目：密封测试、外观、出头拉力、耐振性等。

电容器经测试后，将合格品贴上商标或打上标记，然后包装入库。

### 纸介电容器的性能

纸介电容器的性能，常用下列主要参数来衡量：1. 绝缘电阻；2. 电容量；3. 正切损耗角；4. 抗电强度。

### 纸介电容器的绝缘电阻

纸介电容器由于介质易于吸潮，结构的型式与各种浸渍材料等关系，在使用中，绝缘电阻会逐渐下降，（俗称“漏电”）。在正常的条件下（温度

+20℃，相对湿度80%以下），一个良好的纸介电容器的绝缘电阻应大于1000兆欧以上（小容量）与200兆欧/微法。密封纸介电容器中则为100000兆欧与1000兆欧/微法以上。

潮湿对电容器的绝缘强度影响很大。特别是非密封纸介电容器，外壳或灌封材料是用塑料、纸、沥青、火漆等材料制成，这类材料都是比较粗松的。在水蒸气压较大的情况下，实际是一种多孔性物质，水分子很容易渗透进去。“非密封”的定义也在于此。在国内市场上一般管形电容器是用火漆浇铸成形的，火漆是松香、树脂与滑石粉的混合物，防潮性很差，不适合使用于相对湿度较高的地方。华北无线电器材厂出品的212—1型与212—2型纸介电容器，采用了玻璃管做外壳，二端用沥青灌封，防潮性要比用火漆的好得多。




任何一种非密封电容器，由于其灌封材料不能与外壳及引出线有良好的接触，往往由于扭动或温度的变化而产生缝隙与裂纹，这是影响电容器绝缘强度的一个重要因素。当湿度升高时，纸介电容器的绝缘电阻也随着下降。

密封纸介电容器具有极良好的防潮性，电容器长期在高湿度（接近于相对湿度100%时）的情况下，也不致降低电容器的绝缘强度。

照片说明——华北无线电器材厂制造

纸介电容器的情形：

- ① 切纸
- ② 卷绕
- ③ 浸渍
- ④ 装配
- ⑤ 测试

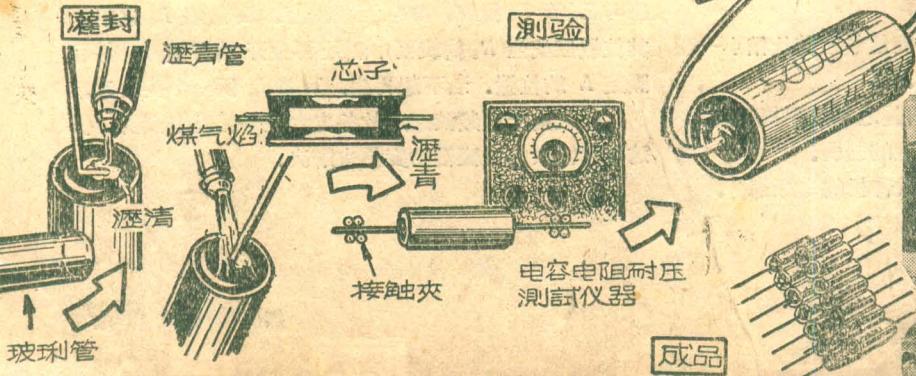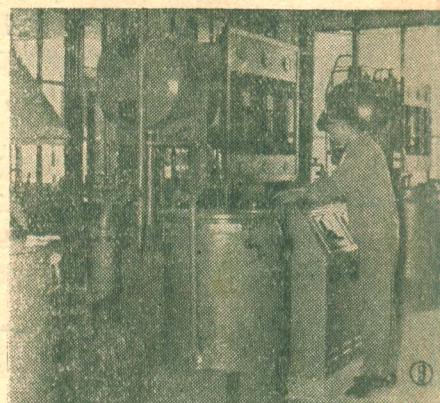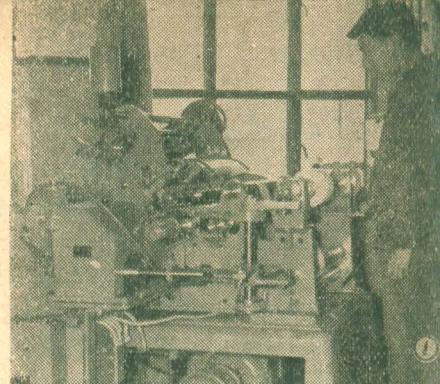

## 紙介電容器的容量

紙介電容器的容量範圍為 100 微法至 1000 微法，誤差可達到土 5% 的精度。一般誤差分三級：I 級（土 5%）II 級（土 10%）及 III 級（土 20%）。電容器紙的介電常數是以溫度升高而升高的，電容量也隨着溫度上升而增加。但在紙介電容器中，由於浸漬材料與電容器元件受溫度的膨脹與收縮等關係，電容量隨溫度的變化是不穩定的，一般紙介電容器在溫度 -60°C 至 +70°C 的範圍內電容量的變化不超過土 10%。

## 紙介電容器的正切損耗角 $\tg\delta$

紙介電容器的正切損耗角  $\tg\delta$ ，取決於電容器紙，浸漬材料的性能與卷繞方法，一般電容器的正切損耗角在頻率為 800 周/秒時  $\tg\delta$  不小於  $10 \times 10^{-8}$  至  $15 \times 10^{-8}$ ，隨著頻率的增高， $\tg\delta$  也顯著的增大，在頻率高於 1 兆周/秒時紙介電容器的  $\tg\delta$  實際上接近於  $\infty$  ( $Q$  接近於零)，所以紙介電容器不能用作高頻耦合與配合等用途。

## 紙介電容器的抗電強度


紙介電容器的抗電強度用工作電壓與測試電壓來標記，工作電壓的定義是指電容器能長期工作的電場強度。測試電壓是用短時間來測定電容

器抗電強度的電壓值，一般稱為“耐壓伏數”。一般測試電壓為工作電壓的 2 至 3 倍，時間為 1 分或 10 秒，實際上紙介電容器的電擊穿往往高於工作電壓的 5—6 倍以上。
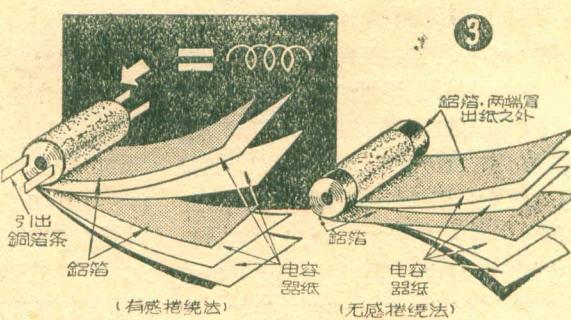
## 怎樣使用紙介電容器？

紙介電容器一般使用在有直流電壓並帶有微量交流電壓的脈動電流的電路中，電容器上註明的工作電壓是指直流電壓，如在脈動電流電路中使用，則電路中的交流電壓的峯值與直流電壓的總和不應超過規定的工作電壓。

在正常使用中電路上的電壓不應超過電容器規定的工作電壓。若在氣候干燥的地方（華北地區）使用非密封的紙介電容器足可勝任，約在幾年之內不致發生故障。倘在氣候環境較差的西藏地區或海洋、高空等，則必須採用密封式，而一般在华东與華南地區的無線電設備中運用非密封的也可，但在雨季時最好經常開啓無線電設備，使周圍的空氣保持干燥。



## 國產紙介電容器

華北無線電器材廠是我國最大型的綜合性無線電零件製造廠，紙介電容器為該廠主要產品之一，該廠現能生產各種型號的非密封與密封紙介電容器，性能都已能達到國家標準的要求，非密封紙介電容器可適用於溫度 -15°C 至 +60°C 的範圍，相對濕度在 80% 以下；密封紙介電容器可適用於溫度 -60°C 至 +70°C 范圍，相對濕度達 95—98%，以及大氣壓力低於 90 毫米水銀柱與振動的條件。

該廠的 212—2 型是一種防潮性較好價格便宜的管形非密封紙介電容器，體積較市場其他型國內產品為小，電壓分 200 伏、400 伏、600 伏三種，電容量自 4700 微微法至 0.5 微法，誤差為土 10%、土 20%，可用於一般無線電路內作耦合與旁路等用。

（上接第 9 頁）

也很巧妙地解決了。

此機的第二檢波是採用五極管柵極再生檢波。由於採用柵檢波及再生，故它的靈敏度及選擇性可大大提高，以補助不調諧輸入的不足。採用再生時還有自動調節選擇性的好處。我們知道，再生愈強，靈敏度愈高，選擇性亦愈好，傳通頻帶就愈窄；再生愈弱，靈敏度愈差，選擇性亦愈差，而這正是我們所希望的。因為當我們接收本地電台時，一般是不要靈敏度而亦不怕干擾的；而在接收遠地電台時則要求靈敏度高而選擇性好，只有這樣才不致有嚴重干擾。

在理論上說，不調諧輸入可能使信號雜音比稍小一些，但在實際應用上是聽不出來的。

第二檢波是用 6K4N，如上面所說它是採用柵檢波，陰極再生，用改變柵壓來控制再生的強弱。

電源供給可採用一般二、三管收音機的電源部分，

為經濟及耐用，採用了電鈴變壓器及國產硒整流器。

各線圈及中頻變壓器的繞法見圖 2。

聽耳機時，可如圖中虛線所示接入耳機及  $C_{11}$ ，若要放喇叭的話，可再加一級 6P1N 放大，這時耳機及  $C_{11}$  即可取去，前面電路及整流電路可毫不變動。

在裝置時，中頻雖然比一般的高了很多，但因它沒有中放級，不致引起振盪，故裝置亦很容易。應該注意的是高頻扼流圈  $L$  與  $L_1$  虽都可放在底盤的上面，但必須離遠些，且應互相垂直。

$L_4$ 、 $L_5$ 、 $L_2$  及  $L_3$  可放在一處（在底盤下面），但應與  $L_6$  及  $L_7$  遠離，亦應互相垂直。 $L_7$  放在  $L_6$  之中，其位置應使當  $R_6$  約旋至中間處再生開始振盪時，然後固定  $L_7$  的位置。若不起再生，可將  $L_7$  倒一個頭放入。

此機由於中頻較高，故各電台在刻度盤中較挤，但這可用較大的拉綫緩動度盤來解決。

# 電話線上傳送廣播的載波設備

叶 載 霞

有些單位每當有全體性的報告大會時，需要把所有附屬單位的干部集中到一個禮堂內進行。這樣，不僅人數擁擠，而且使大批幹部往返跑路，浪費工時。我們機關距離主管單位 2.5 公里，根據載波電話原理，用普通市話電纜低電平傳送高頻節目，效果很好，不僅可防止相互間的干擾，而且還可以在同一線對上并聯一對磁石電話機（不必用濾波器）作雙方值機人員聯絡之用。

為了尽可能使設備簡單，此載波系統採用了雙邊帶傳送制。在接收部分以二極管進行檢波，將高頻的節目變為低頻，然後送入普通扩音機進行放大。所以總的來說，我們制作的只是一架載波發送機和一架接收檢波器，其它都是普通扩音機系統所要用的設備。

## 發送機的原理與制作

**甲、載頻部分** 根據試驗，載頻頻段自 70 至 200 千週，在傳送質量上沒有很大的差別。載頻過高，則線路衰耗增加；載頻過低，則另件制作較為困難，並且當音頻的連絡電話時，對廣播所產生的路際串話亦較大。因此如果不受其他條件的限制，載頻採用 100 千週左右是有利的。為了便於說明，這裡我們假設載頻採用 100 千週，見圖 1（圖中固定電容器除  $C_4$ 、 $C_6$ 、 $C_7$  為紙質的， $C_{12}$  到  $C_{17}$  為电解質外，其餘均為云母或瓷介電容器）。如果制作時實際選用的載頻不是 100 千週，電感  $L_1$ 、 $L_6$ （參見圖 1）的數值與繞制圈數可根據附註中的公式求得。

電子管  $V_1$  (6H1II) 的一組三極部分作哈脫萊式

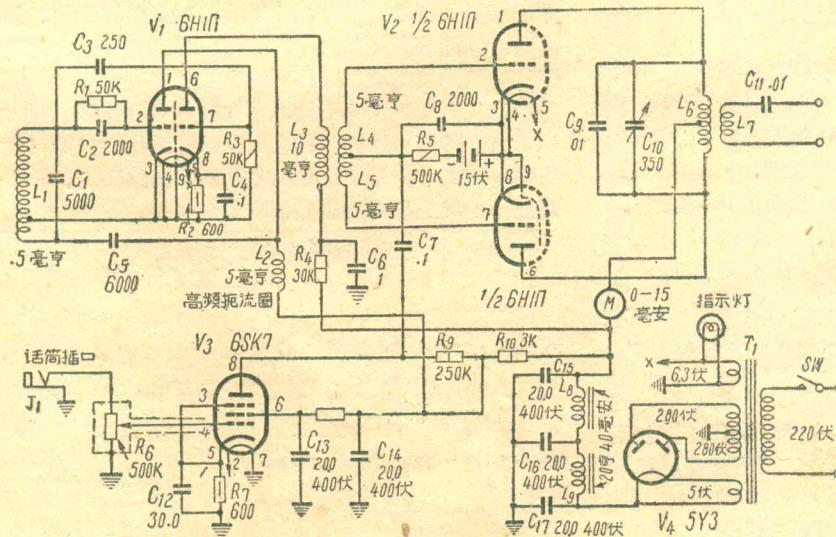


圖 1

振盪，產生 100 千週的載頻。振盪線圈  $L_1$  可以利用現成的 0.5 毫亨高頻扼流圈改制而成，即從扼流圈的側面估計約在全部圈數的 1/3 处，用小尖頭夾子抽出一個頭來。如果線圈由自己繞制，抽頭位置也在總圈數的 1/3 处附近。

**乙、音頻放大部分** 前置音頻放大部分，採用五極管 6SK7 作電壓放大。當採用輸出電壓高的話筒時，亦可用具有高放大因數的三極管來擔任音頻前置放大。

由於這一級的放大，對於廣播節目音質的好壞有很大的關係，因此裝置時，尽可能把另件與電源部分離得遠一些，並且對柵極引線以及作為音量控制用的電位器需要注意很好的屏蔽隔離。

音頻電壓和調幅部分的交連方式，這裡採用電阻交連。如果採用變壓器交連，則載波機的輸出力可以大些。但這樣使載波機的費用增大，並且如果變壓器在底板上的位置放得不好，容易引入附加的交流聲。根據作者的經驗認為採用電阻交連比較經濟而易裝，在這裡較為適宜。

**丙、調幅部分** 這裡所採用的是推挽式柵極調幅。這是因為柵極調幅所要求的音頻功率最小，所需的另件也少，裝置比較容易。雖然它的輸出功率較小，但是就我們的需要來說已經是足夠了。

推挽式調幅管  $V_2$  (6H1II) 的柵負偏壓需要十分穩定。因此這裡的柵負壓採用干電池來供給。同時柵負電壓的數值需要很好的進行選擇，因為它與輸入的載頻電壓和屏壓的大小有密切的關係。

關於柵負偏壓的選擇方法將在後面調整部分說明。

耦合線圈  $L_3$ 、 $L_4$  和  $L_5$  的制作需要特別注意。它們都必需具備足夠數值的電感量，否則整個發送機的工作將不穩定。 $L_6$  的電感量應達到 10 毫亨左右， $L_4$  與  $L_5$  各約 5 毫亨左右。它們可以用三個適當的高頻扼流圈來製成，其製成後的形狀如圖 2 所示。

$L_4$  和  $L_5$  也可以利用 175 千週中頻變壓器里的兩個線圈，在它們的中間加入  $L_3$  即可。

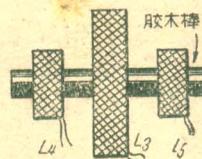


圖 2

$L_6$ 与 $C_9$ 、 $C_{10}$ 共同組成100千週的諧振槽路， $L_6$ 用中規0.63号（相當于SWG23号）的漆包線在38公厘直徑的圓筒上繞120圈，并在中心處抽頭。 $L_7$ 為輸出線圈，用中規1.0号（SWG19号）漆包線在比 $L_6$ 略大的圓筒上繞10圈，套在 $L_6$ 的外面，使它可以根据需要隨意地滑動，以改變它們間的耦合量。 $L_6$ 上裹上几層軟紙，使兩線圈套入後松緊適度，既可防止 $L_7$ 脫落，又可防止擦傷線圈 $L_6$ 的漆皮。

當採用的載頻不是100千週時， $L_6$ 可根據附註中的公式計算繞制，但 $L_7$ 還是10圈左右，不必改變。

這裡有一點值得注意的是諧振槽路云母電容器 $C_9$ 的容量遠較 $C_{10}$ 為大，而一般云母電容器的誤差量為土5%—土10%左右，這樣就可能發生 $C_{10}$ 全部的變化量尚不足抵消 $C_9$ 容量誤差的現象。因此在制作時，最好能準確的測量 $C_9$ 和 $L_6$ 的數值，使它能對100千週諧振。如果沒有測量儀器，最好多買幾個電容器逐個試用，或將 $L_6$ 的圈數略為增減，使它達到諧振頻率。

**D. 电源和濾波部分** 电源變壓器 $T_1$ 可採用能連續使用六小時的五燈機變壓器。次級高壓需有280伏以上。

由於發送機發出的信號，將在扩音機中強力的放大，因此本機的濾波部分需要特別注意，使輸出高壓的脈動成份儘量減小。

**E. 工竣后的調整** 發送機裝置完畢後，需要進行細心的調整，使各部分的工作互相配合。由於發送機採用柵極調幅，調整工作較為複雜，要特別耐心。採用下述調整步驟比較恰當。

1. 首先將電子管 $V_1$ 、 $V_2$ 和 $V_3$ 拔下，在開啓電源後，用電壓表測量各部分的高壓是否正常。

2. 插上電子管 $V_2$ ，觀察屏流表 $M$ ，這時， $M$ 的指針不應該偏轉。如果指針發生偏轉，即表示這一級的工作不正常，可先將 $L_4$ 與 $L_5$ 同時短路。如果屏流不變，表示柵負偏壓接線有誤或偏壓不足；如果短路後屏流即降落到零，表示 $V_2$ 屏柵之間存在回授，產生了寄生振盪。這時應對另件和接線排列等進行系統的檢查，使寄生振盪消失。

3. 插上電子管 $V_1$ ，這時屏流表 $M$ 的指針即應發生偏轉。如果指針絲毫不動，表示載頻振盪級或放大部分裝置不良。此時，應對振盪部分進行檢查。

4. 轉動可變電容器 $C_{10}$ 到某一位置時，電流表 $M$ 的指針應有一下降點。這一點即為槽路對載頻的諧振點。使用時應隨時使 $C_{10}$ 保持在此位置。

5. 變更 $V_2$ 的柵偏壓，使電流表讀數約為10毫安左右。這時的柵偏壓最好約為15伏左右。如果偏壓太大，應將耦合線圈 $L_4$ 、 $L_5$ 與 $L_3$ 之間的距離略微推開一些，以減少它們間的耦合量。如果太小，則應推攏一些。

6. 插上電子管 $V_3$ 和話筒，再把接收設備接到 $L_7$ 的輸出端，細聽向話筒說話時喇叭發出聲音的好壞。如果聲音不好，首先應檢查音頻放大部分的裝置是否良好，然后再檢查其他部分。

經過上列各個步驟的調整後，發送機已經可以正式開始工作了。

## 接收檢波器的制作

接收檢波部分的裝置原理好像一只簡單的矿石机見圖3（圖中固定電容器均為雲母或瓷介質的），只具有一个調諧回路和一個兩極管檢波回路，兩極管檢波部分也可用固定矿石代替。如果扩音机上附有广播收音部分的，檢波工作也可由它的第二檢波部分來完成。

感應線圈 $L_1$ 和 $L_2$ 並排地繞在直徑38公厘的圓筒上， $L_1$ 用中規0.63號漆包線繞40圈左右， $L_2$ 的圈數和線徑與發送機的 $L_6$ 一樣。

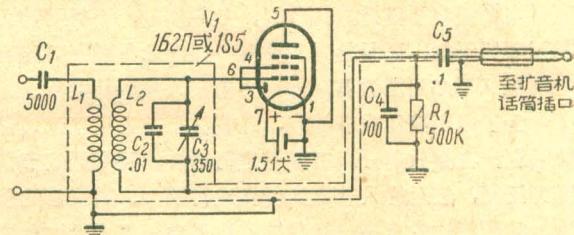


圖3

圖中電子管1E27的接線較為複雜，是因為考慮到當接收機沒有金屬屏蔽時，其屏極可作為一個屏蔽來使用。實際上電子管採用什麼型式都可以，主要是以省電為原則。

整個機件最好裝在一只金屬匣里，以免引入附加的雜音或無線電廣播聲。並且接收設備放置的位置應遠離擴音機的電源和輸出變壓器，以免引起洪洪聲。

當利用電纜傳送距離大於3公里時，接收電平可能太低，這時可以用1E27的五極部分作高頻放大，二極部分檢波。

電容器 $C_1$ 是用以防止并聯在線路上的聯絡電話機 $L_1$ 短路而用的。

附帶說明，本載波系統如果使用在架空銅線線路上，估計傳送距離可以達5公里左右，不過必須注意在同一桿路上是否已開通3路或12路載波電話。如果有12路載波電話，則最好不採用此法；如僅有3路載波電話，則應將載頻提高到150—200千週，以免引起干擾。鐵線回路對高頻的衰耗甚大，只能作短距離的傳送。這裡還要注意的是當本地設有強力的中波無線電台時，用明線傳送往往會受到它的干擾，應在裝機前和選擇載頻時加以考慮。音頻加感線路或僅具有音頻通路的線對（如加有轉電線圈等）是不能作為本系統的傳送線的。希望採用此法的同志事先對線路情況加以了解。

附註：甲、振盪線圈電感量的計算公式

$$L = \frac{10^6}{4\pi^2 f^2 C} \text{微亨},$$

式中  $f$ —載頻，單位千週；

$C$ —振盪回路電容器，單位微法。


乙、單層線圈圈數的計算公式

$$N = \sqrt{\frac{100l + 440}{D^2}} \times L \text{圈},$$

式中  $L$ —電感量，單位微亨；

$D$ —線圈直徑單位公分；

$l$ —線圈長度單位公分。

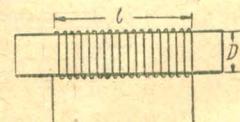


附圖
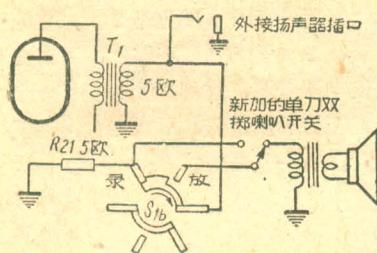
# 631型磁帶录音机

方 锡

有綫广播站使用国产鐘声牌631型录音机时，有下列几个問題：1. 录音时無法监听，等录音完毕發覺音質或音量有问题时，已經太晚，無法补救。2. 和 TY250/1000型有綫广播设备配合使用时，由于 TY型机器控制拾綫路輸入电平为零分貝(600欧, 0.775伏)，从输出插口取信号，则信号电平太低；从外接揚声器插口取信号，由



于强放管6V6負荷由額定的5欧改接到600欧，阻抗不配，失真很大。而且强放管近似在空載下工作，可能打穿输出变压器；帘栅極电流变得很大，燒得通紅，也会损坏电子管。3. 放音时喇叭听不到声音。

这些缺点只要把原綫路（見本刊1957年第6期）略为改动，增加一只單刀双掷开关，就可解决。改进后的綫路如圖。它的优点是：無論录音或放音，都可以用耳机监听。从外接揚声器插口放音时，6V6有負荷，不会燒坏电子管或输出变压器，也不会产生大量失真。放音时可以听喇叭或不听喇叭，任意选择。输出的信号电平足以敷 TY250/1000型机的输入需要。

## TY250—1000維修經驗

成 鼎 張錦飭 何家圭

一、故障現象 末級強放層輸出小，不能達到額定輸出120伏，控制拾送入信号正常，从机架上用塞繩送入W<sub>2</sub>-2插口400週信号时，仍不能达到額定輸出。

故障检修 当400週信号从W<sub>2</sub>-2插口送入后，仍不能达到額定輸出120伏时，查看ИП2-1电压电流表，發現805×2的电流正常，但6V6×2擋却只有一只6V6的屏流。有一只6V6不热。本机因为要有足够的功率去推动805×2，所以6V6的屏压高达300伏，当电源电压不稳定，高于220伏时，6V6的屏压就要超过300伏，这时6V6的灯絲可能被燒坏（燒断或阻值变大）。碰到这种故障，一方面要更换损坏了的6V6，另一方面还要解决220伏市电电压不稳定的問題。

二、故障現象 强放層有一只805無屏流，換上一只新805以后仍無屏流。

故障检修 1. 將兩只805对調位置，看是电子管故障还是綫路故障。2. 如是綫路故障，可檢查屏極回路有無斷路。3. 檢查測試805屏流的變換开关的接触点有無接触不良。4. 檢查805灯絲上所串的电阻是否有断路、短路。如果电阻断路时，则805灯絲不通地，因而無屏流；如果电阻短路时，则805实际上有屏流，只是电表上沒有讀数罢了。805有时产生屏帽与管內屏極脫焊現象，可用烙鐵焊掉屏帽上的焊錫檢查，檢查时必須注意安全問題。

三、故障現象 在無信号輸入时，强放層却有140伏电压输出。

故障检修 一、檢查强放級至前級的負反饋電路，这是通过5个110千歐电阻及一个10微法电容器来完成的，共有兩路。当这些零件变值或失效时，就会影响負反饋的深度及相位，因而引起振盪。二、檢查机架各級交連电容器及退交連电容器，当其中有零件变值或损坏时，亦可能引起振盪。三、檢查輸入綫路的接法，該綫路为平衡双綫輸送式，如錯接成單綫輸送时，就易与其他电力綫产生耦合現象（当綫槽內既有輸入綫也有电力綫时）。

## TY250—1000机架測保險絲方法

龐炳根

我們知道 TY 250—1000 型有綫广播设备每一机架有兩部250瓦的机件设备，每一250瓦机分五路输出，有綫广播饋綫就逐路地接在机架各路输出头上（或經過綫路变压器升壓后再接上饋綫）。当有一路因綫路發生短路故障时，机架輸

出層輸送該饋綫的輸出一路保險絲即行燒毀，但是值机人員往往不易及时發覺（特别是負荷輕的饋綫），一直要等到听众反应某路喇叭不响时才知道。現在介紹一个方法，即在机房內掛設一只裝有木箱的喇叭，在永磁喇叭的輸出变压器的初級（用6V6或3Q5的輸出变压器均可），或簧舌式喇叭綫圈上串联一只3万到5万欧，2瓦的炭阻，用双股膠質綫引出，膠質綫另端裝兩根万用电表用的校驗棒。每当开机后，随时可由值机員用校驗棒逐一在每路饋綫的切替開刀上量一下（量时，时间要短促，以免燒坏喇叭），看各路饋綫是否都有声音，倘發現某路饋綫無聲音时，隨即可檢查机架輸出控制層保險絲是否已燒斷，由此即可發覺綫路的故障在那一路，以便派員进行检修恢复該路饋綫的正常播音。

# 煤油灯發電 —热偶發电机

章燕翼

随着农业生产上的大跃进，农村的文化生活也将要大大提高，对于收音机的需求也就一天天增加，在今天很多地方尚未电气化的条件下，给农村提供各种经济实用的电源是一个重要的课题。

在苏联，已经成功地解决了农村收音机的电源问题，在农村里普遍使用一种叫做热偶发电机（也可以叫做半导体发电机）利用煤油灯的热来发电，这是一种既经济又适用的电源。

现在我国上海、东北等地工厂已经仿照苏联产品试制成功，不久就会大量生产供给需要。

这种发电机的原理很简单，它利用一种叫做“热电效应”的物理现象，这种现象就是用两块不同的金属（或是合金和半导体）互相连接（图1右），在连接处（简称热端）加热，不加热的两端上就会有电压，用导线把不加热的两端连接起来，导线中就会有电流通过。这种结构叫做“热电偶”。热电偶的电压决定于热电偶的材料和冷热两端的温度差。

原理虽然很简单，但用普通金属做成的电偶，电压是很小的，一般如果冷热两端温度相差 $100^{\circ}\text{C}$ 只能产生千分之几或千分之十几伏的电压，要得到几伏的电压就得用好几百套串联在一起，实际上要采用特制的合金或半导体，使它能产生较大的电压，同时还要求这种材料导电率高、结合处电阻低，以保证内阻小、效率高；此外又要它传热慢，使在很短小的金属部件上冷、热两端的温度差大，也就是使发出的电压大。采用的材料还应该熔点高，不易氧化，经久耐用。

在热偶发电机的构造上，要求在热端散热慢；在冷

却情况好。

热偶发电机的具体结构情形（以为例），在煤油灯（1）和灯罩（2）上是加热器（3），插在灯罩上取得热量；煤油燃点后的油烟由烟管（4）出去；热电偶组（5）固定装在加热器（3）上；用一层云母片（6）与加热器隔开，防止热偶短路；热端装石棉垫片（7），以防止散热过快；热偶外圈装散热片（8），使冷端散热快；（9）是装散热片的铅垫；（10）是防止热气上升使挂煤油灯的天花板着火的金属圆片；（11）、（12）是挂链。

这种热偶发电机包括两组热电偶，一组电压为2伏，电流0.5安，这一组还有一个1.2伏的抽头，供电0.36安，作灯丝电源用；另一组的电压也是2伏，电流是2安，作屏极电源用，2伏特的电压不够高，所以要用一只振动换流器来使电压升高，这种换流器装在一个单独的匣子里。由于使用振动换流器，所以用这种热偶发电机供电给收音机时，有一些杂音。

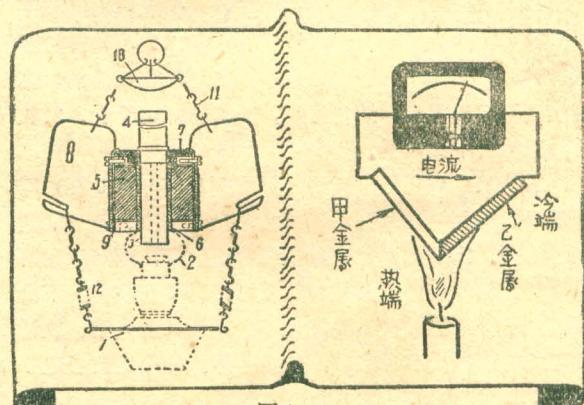


圖1

近几年来，苏联又生产了一种新式的TЭГК-2-2型热偶发电机，这种发电机不用振动换流器，也由两组热电偶组成，一组供电给灯丝电路，另一组是高压的，可以直接供电给屏极和栅极电路。由于不用振动换流器，所以收音机用时，杂音小得多。

我国哈尔滨国营龙江电工厂出产的901型热偶发电机就是仿照苏联的TЭГК-2-2型制造的。它的发电能力是2瓦，屏极电压是90伏或120伏，丝极电压是1.5伏或2伏，栅极电压是9伏。适用于国产的“祖国”牌、“长江”牌等直流收音机，对于其他电气性能相同的收音机，如苏联出产的“祖国-47”，“祖国-52”，“火花”等牌直流收音机也都适用。

这种热偶发电机的外型美观（图2）；全高1000公厘（包括挂链在内），外径300公厘，煤油灯储油量0.75公斤（一市斤半）。全部重量约7公斤。煤油用量约每小时1.4市两到2.4市两。

这种电源比干电池好得多，使用的寿命一般可以到几千个小时，保管使用也很方便，电压很稳定，对于缺乏电源的地区是经济便利实用的小型收音机电源。

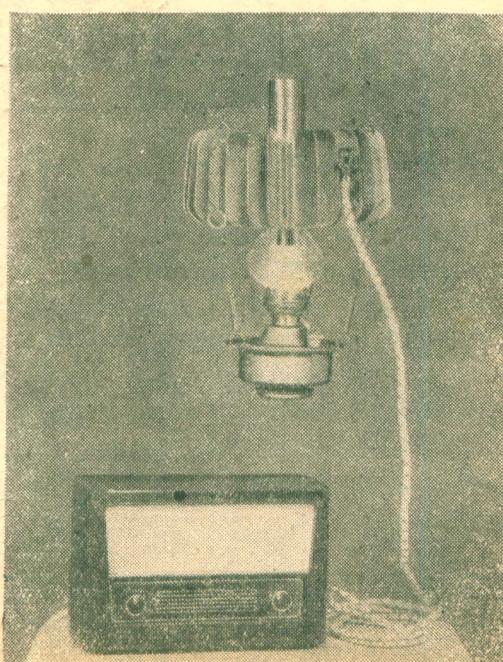


圖2



# 無線電工業的喜訊

在我国工农業大躍進中，無線電器材工業也頻傳捷報。上海宏音無線電器材廠、天和電化廠等九個工廠和上海無線電技術研究所协作，最近試制成功一只半導體收音機（圖1）。這只半導體收音機裝有七只體積極小的半導體晶體管，底盤是用印刷線路法制成的。這種收音機裝上三節普通手電筒用的干電池，就可連續收聽500個小時。

南京有線電廠最近為農村試製成功一種能帶喇叭的礦石收音機（圖3），能收聽100公里以內的廣播，一個房間里可聽得很清晰，價錢僅十元左右。

上海廣播器材廠試製成功141型一級收音機（圖2）。這種收音機有良好的靈敏度和選擇性，聲音優美動聽，除採用立體放音設備外，還備有雙旋鈕式音調節，可分別調節高音和低音，調節的程度還可以在五線譜的標線上看出。該機有4個波段，採用按鍵式波段轉換器。並採用可旋轉的磁性天線。這種收音機所用的零件都是國產品。

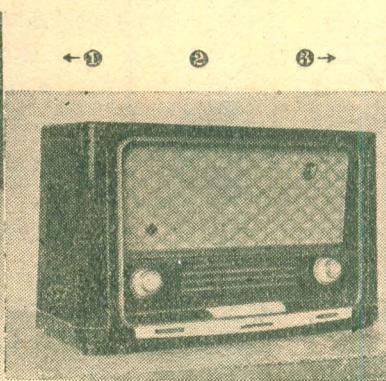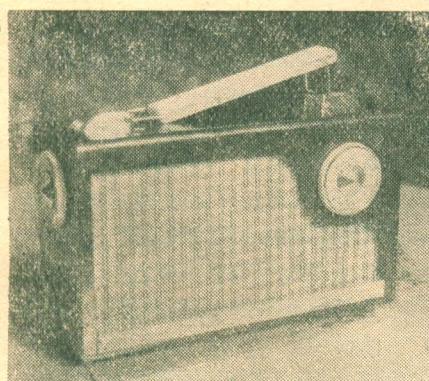由於工業的大躍進，1958年收音機的產量將比1957年增加一倍以上。價格自三月份起降低15.46%，一部五燈機的售價將降低30元左右。



## 資料

### 交流、電池451超外差式旅行收音機

——上海廣播器材廠新產品


本機小巧輕便，外形美觀，居家或旅行時均適用。可用220/110伏交流電或電池做為電源，耗電省，使用全新增干電池可歷28小時之久。

採用磁性天線，靈敏度高。如收聽遠地電台時，可另加接1—2公尺天線。

收聽範圍550—1650千週，最大輸出90毫瓦。

使用國產電子管，1A2N變頻，1K2N中放，1B2N檢波低放，2N2N強放。

電池型號B電67.5伏一只，A電1.5伏2號電池四只。

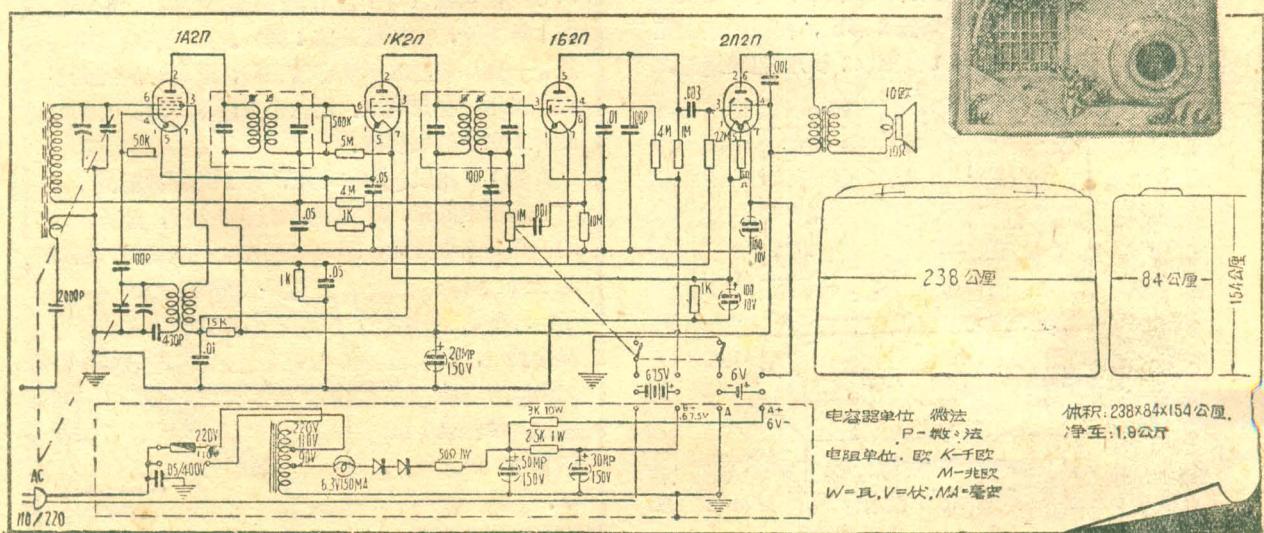

# 矿石、单管两用机

李泰义

假如你已經有一只最普通的矿石机，如圖 1 中虚線部分那样，那么你可以再添置一些另件，就可以制成为一架矿石、单管两用收音机。如圖 1。

由圖 1 中可以看出，当四刀双掷开关  $S_1, 2, 3, 4$  拨向 A 时，甲、乙电池电路不通，电子管 2N2N 不工作，这时


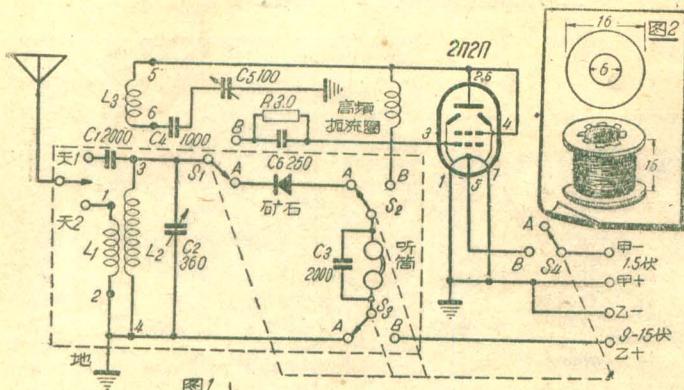


圖 1

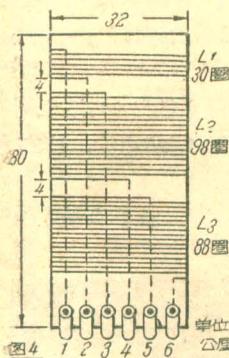用矿石收听；拨向 B 时，矿石不工作，就成为一再生式单管收音机。圖 1 中  $R$ 、 $C_6$  是栅检波元件， $C_5$  是再生调节电容器，容量用 100 微微法或 250 微微法均可， $C_4$  是防止  $C_5$  万一碰片时使乙电池不致短路，高频扼流圈可阻止高频进入耳机，不用它亦可，市上有成品。如欲自制，可以用硬纸卷成圖 2 形状，在线圈架上用 0.1 公厘 (42 号) 漆包线绕满，



单位：公厘

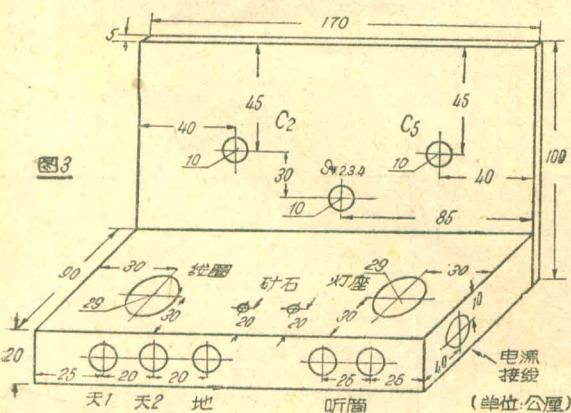


圖 3

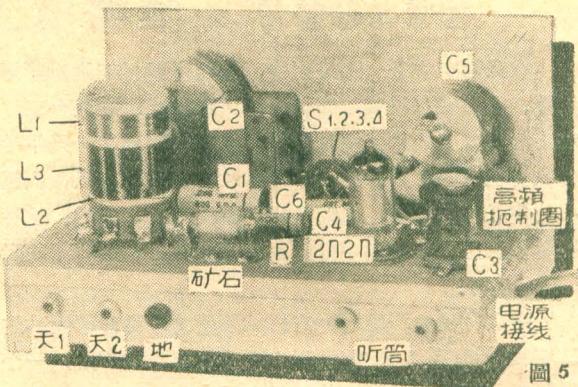


圖 5

繞时用乱迭繞方法，以減少潛佈容量。电子管 2N2N 原为 4 极管，现将 2 脚 (屏)，4 脚 (帘栅) 連在一起，作为三极管用。乙电用 9—15 伏，甲电用 1.5 伏。

底板用 0.5 公分厚的木板制作，形状及尺寸見圖 3。

线圈的制法可用直径 32 公厘、长 80 公厘的硬纸筒作线圈筒，用 0.29 公厘 (32号) 漆包线绕制， $L_1$  绕 30 圈， $L_2$  绕 98 圈， $L_3$  绕 70—90 圈，各线圈距离 4 公厘。绕好后如圖 4。

全机接线用烙铁焊好，另件排列如圖 5。

## 用試电笔試电容器


· 雖 宇 ·

在修理無綫电机中，常需判明一只电容器是否漏电，如果手边缺少电表等仪器，不妨利用試电笔来检查。

将欲测的电容器一端搭收音机金属底壳，一端搭試电笔頂部的掛鉤，用試电笔的尖端去碰强放管 6V6 的帘栅極（对于常用的强放管 6F6, 6K6, 6L6 等来说，帘栅極是第 4 脚）。如果試电笔中的氖管一亮即熄，表示电容器完好，若氖管的輝光不灭，表示电容器漏电。用这个方法可以測試 0.0001 到 0.1 微法的电容器。

圖 1 是測試时的实体圖，圖 2 是原理圖。

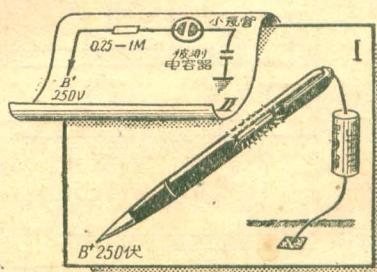道理很简单，对完好的电容器来说，氖管起始的一亮是充电过程，因为对直流电不能通过，所以马上就熄灭了；坏的电容器会漏电，所以仍有电流通过，氖管就不断的发光了。



# 北京牌收音机双連电容器故障修理

李 恒

北京牌收音机中的双連电容器使用一个时期后，有时会發生故障，对收音质量影响很大，現將自己检修的方法介紹于下：

故障情况：使用約半年后开始有杂音，以后杂音逐渐增大，进而有些电台不易收听，电台声音变小，杂音逐渐变大。旋动調諧旋鈕时，經常有“克啦克啦”的杂音。最严重时，全部刻度盤都收不到电台。开始以为是由于灰尘过多所致，但清扫后也不解决問題。这时發現双連电容器轉軸已向电容器架后板方向移动，因而动片定片的距离已非常不均匀。細察电容器架后板时，發現已稍微向外弯曲（如圖1）。修理时可采用下面两种方法：

一、卸下轉盤、动片部分及鋼珠后，一手頂住电容器架前板，一手用克絲鉗夾紧后板有擋鋼珠孔座的地方，慢慢用力往前板方向扳动，将后板的弯曲部分矯正，試裝动片部分，看看动片定片距离是否均匀，均匀后，再把頂住轉軸的銅質彈片的弯曲度減小，使彈性減

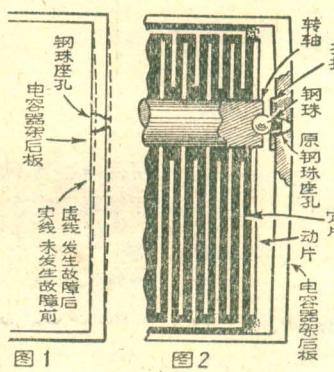


图1

图2


低到剛能頂住轉軸，并能保証与轉軸良好接触为度，最后将动片部分安裝回去。

二、卸下动片部分及鋼珠，找釘衣服用的按扣一枚，取用其有凸心的那半边，用剪刀剪去凸心部分，再用錐子將剪成的小孔加工至圓滑后，置于鋼珠与电容器架后板之間，將鋼珠垫高。按扣小孔凸出部分嵌入后板原鋼珠座孔內，按扣小孔凹下部分变成新的鋼珠座孔（如圖2）。試裝时如片距仍不均匀，可調整按扣小孔，直至电容器片距均匀，再將电容器安装好。頂住轉軸的銅彈片亦同“1”法处理（本办法如不用按扣改用其他薄銅片打一小孔代替也可以）。

应注意的地方：1.必須將銅彈片的彈性減低，否则難以保証原来故障不再發生。但也不能使彈性过小，以免造成电路上的接触不良。2.銅彈片減小彈性后，轉軸的夾緊不如过去稳固，应在滑动的地方（彈片与轉軸接触的地方例外）加些滑潤油或凡士林，以增加轉動的灵活性，并可延長电容器的使用寿命。
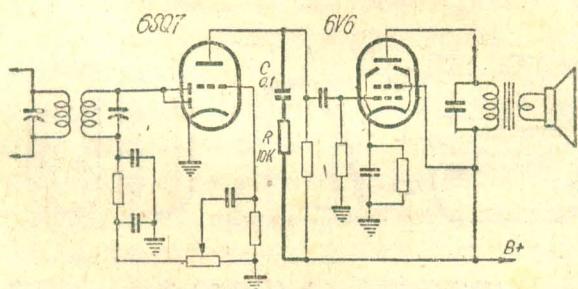
## 一个增強低音調的方法

爱好音乐的人們，总喜欢将音調开得低沉一些。为了满足这样的要求，多种多样的音調调节器綫路和改善音質的網絡，是不胜枚举的。但总的來說，許多方法常使音量損失很大，而所得的效果并不太显著；或甚至使高音調过分的抑低，而有悶塞之感，得不偿失。尤其有



的收音机机箱狭小，沒有助音的效果。因此虽然也裝有改善音質的網絡或調節器，但由于受物理条件的限制，發出的低音調在空气中衰減很快。100週以下的音響就衰減的更厉害，有时只有將耳朵貼近揚聲器紙盆才能听到，稍远就听不出了，这是很令人扫兴的。

笔者为了使收音机能得到較强的低音調，曾試过很

多改善音質的綫路，成績都只平平。偶有一次試將0.1微法固定电容器，串联一只10,000欧碳阻，跨接在低週率放大級輸出負荷电阻之間，如圖中C和R的接法，竟获得意外的效果。低音調增强很多，而音量損失不大。

（陈万猷）

（上接第4頁）

正电荷（与景物上不發光处相应）时，电子束內的电子就全部給撞回去；要是有正电荷的話，就只給撞回去一部分，景物上那塊地方越亮，靶面上相应像素的正电荷越强，它所吸收的电子越多，被推回去的电子也就越少。扫描逐个像素地进行，从各个像素上排斥回来的电子数也不断在变化。这些电子返回到“二次电子倍增器”上，被放大几百倍再輸出。由于靶的左面專門用来产生电信号，不受光一电变换的牽制，它也能做得很合用，再加上倍增器的放大，超正攝像管的效率就又給提高了好多倍。它即令照射的光綫很弱时也能發出相当强的信号，比人的眼睛还要敏锐，甚至在陰暗地方还能分辨东西。

攝像管在整个電視机械里的地位好比是人的眼珠一样，电视的“眼睛”之所以能够“看見”东西主要就靠攝像管。


（待續）

# 簡易調整中頻 變壓器方法

經梅初

在變頻管屏極接中頻變壓器處斷路，加接 50 千歐電阻及 100 微微法電容器各一個，如圖 1。把自動音量控制器短路，拔掉中頻放大管 6SK7，首先調整輸出級中頻變壓器  $T_2$  的次級，把電容器  $C$  交連到第 2 檢波管 6SQ7 小屏，如圖 2。這樣就成了一架四管機，使收

★ ★

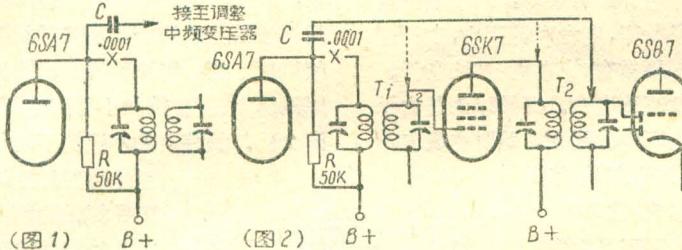


音機接收一個中波電台，這時因無中頻放大級故音量很小，所以必須把音量控制器開至最大或接上天線，增加收音機的音量輸出，以便調整。調整時可用本刊 1956 年 11 期 11 頁所介紹之特制的小螺絲起子細心調整到音量最響亮清晰點，調整結束後，再依次調整  $T_2$  初級，把電容器  $C$  接至初級見圖 2 虛線 1。依照上述方法調整。這時把中頻放大管 6SK7 插上，把電容器  $C$  接到虛線 2，調整中頻變壓器  $T_1$  次級，然後把電阻  $R$  和電容器  $C$  去掉、恢復原來線路後再調整  $T_1$  初級，這時中頻變壓器調整基本結束。最後再把  $T_1 T_2$  的四個螺絲稍微調整一下，調整工作即告結束。

★ ★
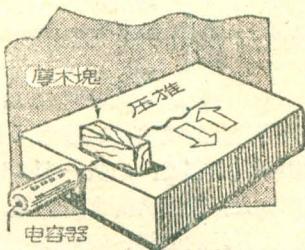
## 使銅線恢復平直 趙

用過的固定電容器、電阻器等的銅線，往往是曲折不平直的。只要把這些零件的銅線，放在一塊平滑的木板上（金屬或石板也可），用一塊表面平滑的厚硬木塊在銅線上壓推，銅線受到壓力轉動幾圈後，就立即恢復平直。這種方法，比用鉗來夾直要簡捷得多，而且不易使銅線受損或折斷。較粗的銅線或漆包線也可用此法處理。




## 藥針瓶蓋的利用

黃亞東

1. 把藥針瓶的橡皮蓋用木螺絲釘旋在收音機木箱下面的四角上，做為木箱的腳。當收音機放在桌上時不致把桌面磨損，又能減小收音機的振動（圖 1）。

2. 裝抽頭式再生收音機或交直流兩用收音機，有時

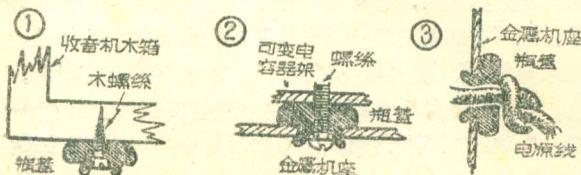


可變電容器不能和金屬機座相連。可用橡皮蓋墊起來，用螺絲固定在金屬機座上（圖 2）。

3. 收音機的電源進線從金屬機座的孔內引出時，容易和機座磨擦，甚至發生短路的危險。一般都用一個橡皮圈嵌入孔內，如一时不易找到也可用橡皮瓶蓋代用（圖 3）。
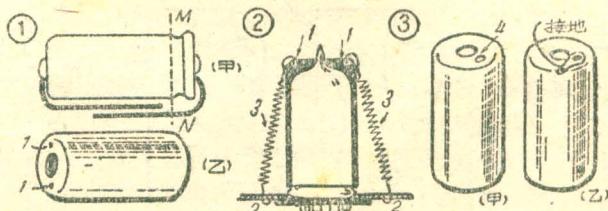
## 電容器鋁殼改作隔離罩

堯羽

壞電解質電容器的鋁殼可以做花生式電子管的隔離罩。把壞電解質電容器沿 MN 線截斷（見圖 1），取出裏面的電極，去掉負極引線，再在其頂端鑽兩個小孔（1），就成了一個花生式電子管的隔離罩。



用時將它套在電子管上（見圖 2），去掉負極引線的小孔套住電子管頂部。在電子管旁的底板上鑽兩個小孔（2），然後用兩個彈簧（3）一头扣在小孔（1）上，一头扣在小孔（2）上。這樣就把它固定在電子管上了。

為了使隔離罩有良好的接地，要在隔離罩的頂部另鑽一個小孔（4），然後用一個鉤釘釘一片銅片在上面接地就可。



## 收音机制作讲座

### SHOUYINJI ZHIZUO JIANGZUO

## 电 源—Ⅰ

一珣—

在短短的15个月里，我們已經把从矿石机到超外差式5管收音机的簡單原理和制作方法，作了一个扼要的介紹。这里要談的是收音机的电源問題。

采用电子管的收音机，不管它是直流的或是交流的，至少要由外部供給它兩種高低不同的电压：一种是供給电子管灯絲用的低壓（例如1.5伏，6.3伏）；另一种是供給电子管屏極和帘柵極的高壓（例如90伏，250伏）。对交流收音机說，灯絲电源可以用交流，也可以用直流；但对直流收音机說，灯絲如用交流，就会引起交流声。而屏压和帘柵压，不管那种收音机，都非用直流不可。

### 电池式收音机的电源

电池式收音机用的电源，一般是用干电池或蓄电池供給的。我們日常使用的干电池，是用炭精棒做陽極，锌皮做陰極，中間填充含有二氧化錳的去極劑和含电解液的糊質。这种电池使用方便，体积小，适于断續使用，目前电池式收音机里差不多都采用这种电池。

干电池不管它的体积大小，每一节的电压都是1.5伏左右，可以用作收音机的甲电，供給灯絲电压。但灯絲消耗电流大，要选用电池容量較大的6号电池（高約150公厘，直徑約63公厘），比較耐用經濟。把30节到60节小型甲电串联起来，就成为供給电子管屏压和帘柵压45伏或90伏的乙电了。市售的乙电就是用小型甲电串联而成的。甲电和乙电市上無綫电料行都有出售。

干电池是一种一次电池，电用完后不能恢复。有人想出使干电池充电的办法，可以延長使用寿命（見本刊1957年第11期），但等到锌皮爛掉，就無法再充了。

有些地区的市鎮設有直流發电厂（电灯厂），在晚间开机供电，这样就可以利用蓄电池，不过电厂供給的直流电一般都是110伏电压的，这对于低电压容量較大的甲电池來說充电很不方便。在这类的电源上最好是使用串連絲極式的交直流电池三用式收音机，配上一组90伏的高压蓄电池，这样白天放电夜晚充电很是方便。蓄电池放电特性好，价也不貴，购买容易，是一个比較經濟的办法。如果电厂供給的是交流电而且也只在晚上供电，那就需要用硒堆整流器將交流变为直流再行充电，这类整流器的設計方法以后討論。

国产北京牌直流电子管額定灯絲电压是1.2伏，屏压60伏，用2伏蓄电池供給屏压时电压太高，要在灯絲回路里串联一个降压电阻或可变电阻，把多余的电压降掉。这个电阻可用欧姆定律計算：

$$R = \frac{E_1 - E_2}{I} \text{ 欧。}$$

式中  $R$  是降压电阻， $E_1$  是蓄电池电压， $E_2$  是灯絲額定电压， $I$  是所有电子管灯絲的总电流。例如上一期講座里的直流4管超外差式收音机，如果改用2伏蓄电池作为灯絲电源时，加接的降压电阻

$$R = \frac{2 - 1.2}{0.15} = \frac{0.8}{0.15} = 5.3 \text{ 欧，}$$

可用一5欧1瓦的电阻或10欧的可变电阻加以調节。

市售乙电干电池有45伏和90伏的，也有一种小型的乙电是67.5伏的。乙电池自制也很簡單，可以买手电筒用的單节电池用銅絲鉗接相互串联。每一节电池电压为1.5伏，用40节串联就成为60伏的乙电池了，可以供給国产直流电子管的屏压。


干电池和蓄电池使用上很簡單，只要根据收音机的規格和要求（例如絲压、屏压）購買电压相符的甲电和乙电就行了。不过要特別注意电池的各根接線不能接錯，如果錯把乙电正極接到收音机甲电的接線柱上，常常会在頃刻之間把所有电子管全部燒燬。这一点对裝置直流收音机的讀者，要千万警惕！

### 交流收音机的电源

交流收音机的电源在使用上比电池式的更为方便省事，也沒有燒燬电子管的危險。但是市电电源一般是110伏或220伏，对灯絲（例如6.3伏）显得太高，对高压（例如250伏）有嫌不足；而且电子管的屏極和帘柵極要求的不是交流电而是直流电，所以交流收音机要比电池式收音机多一部分“变电”的設備——把电源电压变低或变高；把交流电变成直流电——去滿足各个电子管对供电电源的要求。

变电设备实际上由电源变压器、整流器和濾波器三部分組成，習慣上統称整流器。电源变压器是根据不同电子管的需要，把交流市电提高或降低到我們要求的数值；整流器把交流电变成跳动的單向电流——脉动直流；濾波器再把脉动直流变成平稳的純粹直流。为了叙述方便，我們先談整流器。

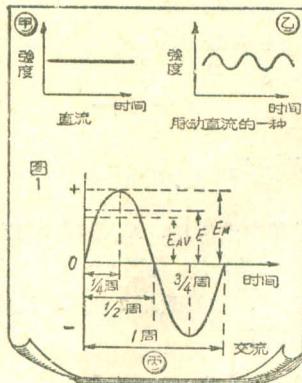整流器 在談到整流器前，不妨先來溫習一下交流电的原理。当我们把一根导線串联一定的电阻接到一个电池的兩極时，导線上就通过一个稳定的电流，方向是从电池的正極趋向負極。这样的电流是标准的直流，叫做純粹直流。如果我们把接在电池上某一極的导線很快地不断拉开和接通，这时导線上电流流动的方向虽然不变，



但电流的大小不再稳定，而是像我們血管里血液的流动一样跳动，我們叫它做脉动直流。如果以極快的速度不断地来回变换电池兩極接綫的位置，那末导綫里通过的电流不但数量（大小）起伏跳动，而且它流过导綫的方向也随着电池極性的轉換而不断改变。这样的电流叫交流。因此我們說：1.

純粹直流是方向和数量（大小）都是恒定不变的电流；2.交流是方向和数量不断改变的电流；3.脉动直流是方向不变但数量不断变化的电流，可以把它看作一个純粹直流和一定数值的交流混合体（圖1）。

标准交流电的波形是按照正弦定律变化的，叫做正弦波。交流市电的波形和它非常相象（圖1丙）。从圖中可以看出，交流市电每变化到一週的第1/2週的时间，它的强度达到最大值，以后逐步下降至零，再沿反方向增加；到第3/4週的时间到負方向的最大值，以后又降至零。如此週而复始，循环不已（國內交流市电是50週，即每秒鐘內有50个正負最大值）。由于交流电的大小随时都在变化，它的电压和电流值就不能象直流电那样可以用簡單的数值来表示。交流电有4个意义不同的数值，那就是：1.峯值（电压 $E_M$ 或电流 $I_M$ ），它是交流电的最大值，2.有效值或均方根值（ $E$ 或 $I$ ），它的定义是比较交流和直流电通过同一电阻时产生的热量，如果兩者产生的热量相等，这时直流的强度就代表交流的有效值，3.平均值（ $E_{AV}$ 或 $I_{AV}$ ），交流电半週內各个时间强度的平均值，4.瞬时值（ $e$ 或 $i$ ），交流电在某一时刻的强度。它们之間有下列关系（以电压为例，电流相同）：

$$e = E_M \sin \omega t,$$

$$E = 0.707 E_M,$$

$$E_{AV} = 0.636 E_M = 0.9 E.$$

式中  $\omega = 2\pi f$ ,  $\pi = 3.1416$ ,  $f$ =频率(週),  $t$ =时间，以上公式很重要，最好記牢。

整流器是一种單向导电的元件，它只允許电流順着一个方向流过。任何物体能滿足这个条件的都可以做整流器。收音机里用得最多的是热陰極电子管（整流管），也有少数用半导体元件（如硒整流器或叫硒堆）。

整流管是靠陰極放射电子导电的，它能够通过的电流强度和管內空間电子的密度以及吸引它的屏極电压的高低有关。收音机里用的整流管管內是高度真空的，内阻較高，管內电压跌落（电压降）較大。但是它的优点

是工作情况不随环境溫度变化，可靠度較高；也因为内阻高，短時間的过荷不致造成損失。

和一切半导体整流器一样，硒整流器的特点是不需要額外的灯絲电源，構造坚固，寿命比电子管長得多。缺点是环境溫度不能太高。

除了上面所說的整流器以外，例如汽車收音机用的振子整流器，电解式整流器等等，由于使用不广，我們就不一一加以說明了。


一个整流元件性能的好坏，决定于下面几个参数：

1.整流元件所能承受的最大反向（反峯）电压，2.正向能通过的瞬时最大峯值电流，3.輸出的最大直流，4.在正常工作下能忍受的环境溫度。这些参数在整流器的設計上非常重要。

加到整流元件兩端的被整流的交流电压，每一週內極性变换一次，在某一半週时被整流的交流电压的極性和整流元件的極性相同，整流元件导电；另半週时交流电压的極性变换后和整流元件相反，整流元件不导电，这时加在整流元件兩端正負極性顛倒的交流电压叫做反电压，它的峯值（反峯电压）是有效值的1.414倍到2.83倍，要看整流器的線路而定。如果反峯电压超过了整流元件所規定的数值，整流元件就要被打穿损坏。正向峯电流是某一瞬間能安全地通过整流元件的最大电流，它可以超过輸出直流最大值的3.1416倍。輸出的最大直流就是整流元件所能長時間供給負荷的最大直流。工作溫度对于高真空的整流管意义不大，但对半导体整流器就要考虑，硒堆一般的环境溫度不要超过35°C，內部溫度不要超过60°C。

**整流元件的各种不同接法** 整流元件按照不同的需要，有多种多样的接法。最簡單的是半波整流，比較复杂的是中心抽头式全波整流，这是收音机里最常見的兩种接法，也有少数收音机里把整流元件接成桥式全波整流和倍压整流的。

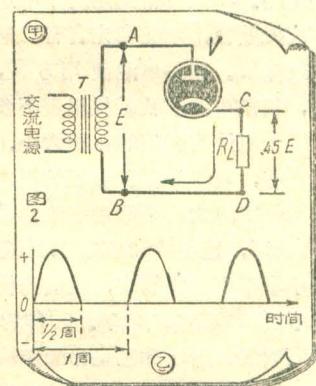**1.半波整流** 半波整流是最基本的一种整流方式，圖2甲就是这样的一种線路。从电源变压器 $T$ 次級輸出的交流电压跨接在整流元件 $V$ （这里是一个整流管）和負荷 $R_L$ 的兩端；假定被整流的交流电压在某一半週內 $A$ 端为正， $B$ 端为负，整流管的屏極就吸收从陰極放射出来的电子，电流方向是从 $A$ 点到屏極、陰極， $C$ 点、 $D$ 点（負荷 $R_L$ ）和 $B$ 点再回到 $A$ 点；另半週时 $A$ 、 $B$ 兩点極性正負对换， $A$ 点变负， $B$ 点变正，屏極电位比



陰極為負，拒斥從陰極放射出來的電子，回路里就沒有電流通過， $V_1$ 停止工作。等到被整流的交流電源的極性再度變換， $A$ 點重新變正， $B$ 點重新變負，整流管又開始導電，電流仍舊順着 $A$ 、 $C$ 、 $D$ 、 $B$ 各點的方向流動回到 $A$ 點。所以儘管供給整流管的是交流電壓，而通過負荷 $R_L$ 的電流方向却始終是從 $C$ 到 $D$ ，也就是說完成了整流工作，把交流電變成了單向脈動的直流電了。圖2乙是半波整流器輸出的脈動直流電的波形。

半波整流只利用交流電的一個半週，另半週沒有利用，所以每一週內只有半週有輸出，另半週沒有輸出，效率低，要把它變成平穩的直流比較困難。

半波整流器輸出電壓的波紋頻率和交流電源的頻率相同。如果負荷是純電阻，輸出電壓只有被整流的交流電壓（有效值）的0.45倍，反峯電壓和被整流的交流電壓的峯值相等，即有效值的1.414倍；如果負荷並聯有電容器，像通常整流電路那樣，反峯電壓最高可達電源電壓的2.8倍。

## 2. 中心抽頭式全波整流

把兩個半波整流器合起來，使被整流的交流電壓的每一半週都能利用，效率就可以提高。這樣便構成了我們所謂的中心抽頭式全波整流器（圖3甲）。

全波整流器的工作原理基本上和半波整流器相同。假定電源變壓器次級線圈上 $A$ 點的電壓為正， $C$ 點為負； $B$ 點對 $A$ 點為負，對 $C$ 點為正，也就是 $V_1$ 管屏極比陰極為正，電流從 $A$ 點流出經過 $V_1$ 管、 $D$ 點、 $E$ 點（負荷 $R_L$ ）和 $B$ 點回到 $A$ 點；而 $V_2$ 管屏極的電位比陰極為負，不能工作，沒有電流通過。在另半週時， $A$ 點電壓變負， $C$ 點變正； $B$ 點對 $A$ 點為正，對 $C$ 點為負， $V_2$ 管工作，電流從 $C$ 點流出沿着 $V_2$ 、 $D$ 點、 $E$ 點和 $B$ 點回到 $C$ 點，而 $V_1$ 管陰極較屏極為正，不能工作。

從上面解釋說明了全波整流是用兩個半波整流器輪流工作的，它的輸出波形等於半波整流器輸出波形交叉後相加（圖3乙）。因此，不管 $V_1$ 工作或 $V_2$ 工作，負荷裡一直都有電流流動，而且流動的方向始終是從 $D$ 點到 $E$ 點，也就是說完成了整流工作。

接到全波整流器上的被整流電壓要2倍於半波整流，並且沒有輸出電壓的時間極短，波紋頻率等於電源頻率的2倍，要把它變成平穩的直流電比較容易。在同樣的濾波和負荷情形下，它的輸出電壓比半波整流高，在負荷是電阻或扼流圈時，為被整流的交流電壓的0.9倍。

全波整流器裡每一整流元件受到的反峯電壓，要比半波整流器裡整流元件受到的反峯電壓大2倍（在電阻負荷時）。原因是一個整流元件導電時（例如圖3甲里 $V_1$ 工作時，等於把陰極和 $A$ 點接通）， $A$ 、 $B$ 兩點間的峰

值就全部加到另一整流元件（例如 $V_2$ ）的屏陰極上。

## 3. 橋式全波整流

這種整流器要用4個整流元件，電源變壓器不需中心抽頭，線路見圖4。



圖中加到整流元件（假定為半導體如硒堆）上的交流電壓如 $A$ 點為正， $C$ 點為負，由於整流元件的單向導電特性，電流只能從 $A$ 點向 $B$ 點流動，而不能通過 $A$ 點流向 $D$ 點；到達 $B$ 點的電流同樣也不能向 $C$ 點流動而只能通過負荷 $R_L$ 向 $D$ 點流動，再經過 $C$ 點回到 $A$ 點，這時硒堆1、2工作，3、4休息。在另一半週， $A$ 點變負， $B$ 點變正，電流流通的方向就改由 $C$ 點到 $B$ 點，再由 $B$ 點經負荷 $R_L$ 到 $D$ 點，通過 $A$ 點回到 $C$ 點。這時硒堆3、4工作，1、2休息。可是不管那兩個硒堆工作或休息，負荷內終有電流通過，而且方向始終是從 $B$ 點到 $D$ 點，因此完成了交流電變成脈動直流電的工作。

橋式全波整流線路輸出的電壓、電流、波形、波紋頻率都和中心抽頭式全波整流器一樣，但是反峯電壓只及中心抽頭式全波整流器的一半，即電源變壓器次級線圈兩端電壓的1.414倍。

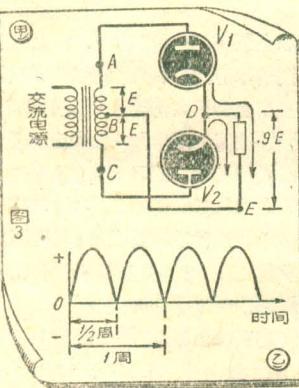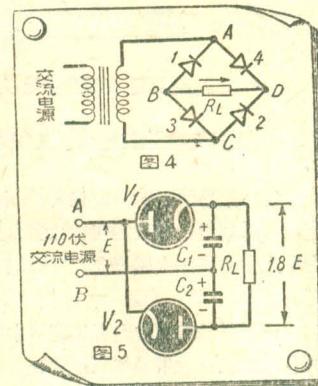4. 倍壓整流 有些不用電源變壓器的110伏收音機，為了獲得足夠的音量，常常把整流元件接成把電源電壓升高2倍的倍壓整流線路，以提高供給末級強放管屏極的直流電壓。倍壓整流線路也有半波和全波整流的分別，圖5是全波倍壓整流的線路。

假定供給的電源電壓 $A$ 點為正， $B$ 點為負， $V_1$ 管陰極直接 $A$ 點，它的屏極經 $C_2$ 接到 $B$ 點，因此，屏極比陰極為負，不能工作；而 $V_2$ 管陰極經 $C_1$ 接到 $B$ 點，屏極直接 $A$ 點，屏極比陰極為正，管內就有電流通過，流通的方向是從 $A$ 點經 $V_1$ 、 $C_1$ 回到 $B$ 點，於是 $C_1$ 被充電。充電電壓在無負荷時為電源電壓的1.414倍。在電源電壓的另半週時， $A$ 點變負， $B$ 點變正， $V_1$ 不工作， $V_2$ 工作。電流從 $B$ 點流出經 $C_2$ 、 $V_2$ 回到 $A$ 點，使 $C_2$ 充電。充電電壓也等於無負荷時電源電壓的1.414倍。在 $V_1$ 工作時，電流是由 $V_1$ 的陰極流向 $B$ 點， $C_1$ 的極性上端為正，下端為負； $V_2$ 工作時，電流由 $B$ 點經 $C_2$ 流向 $V_2$ ， $C_2$ 的極性也是上端為正，下端為負。所以加到負荷 $R_L$ 上的電壓是 $C_1$ 、 $C_2$ 串聯後放電電壓之和，這個電壓的高低要看負荷電容器的容量和整流管的內阻大小而定，約在1.8—2.5之間。可見倍壓整流是利用接在整流管輸出端電容器的充放電作用而使電壓提升的。要想得到比較穩定的電壓， $C_1$ 、 $C_2$ 的容量要大，整流元件的內阻要小。

全波倍壓整流線路輸出的波紋頻率是電源電壓的2倍，每一整流元件受到的反峯電壓等於電源電壓的1.414倍。





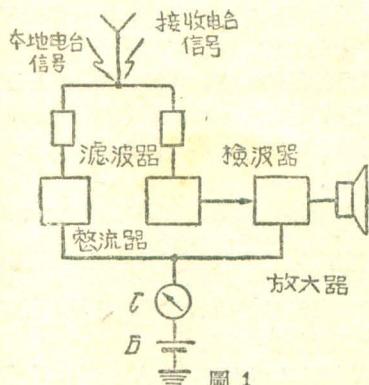
## 用“自由能”供电的收音机

半导体器件，不需要强大的电源功率，可以利用收音机所在地的强力无线电设备所产生的高頻电磁场的“自由能”作电源。

在国外的文献中出现了利用本地电台“自由能”供电的半导体三極管收音机，供给“自由能”的强力无线电高頻振盪和远地电台的信号同时由一根普通的天线接收，然后由两个滤波器将它们分开。将本地电台的强力振盪整流，将远地电台的信号检波，整流后的电压，引到时间常数很大的R-C滤波器滤波，整流后的电流用来供给收音机的低频放大器和预备的蓄电池B充电。



接收远地电台的信号，可以使用通常的再生式、超再生式和超外差式检波。但是实验指出：这种用“自由能”的收音机，以用通常的检波电路并有两级低频放大器的效果为最好。

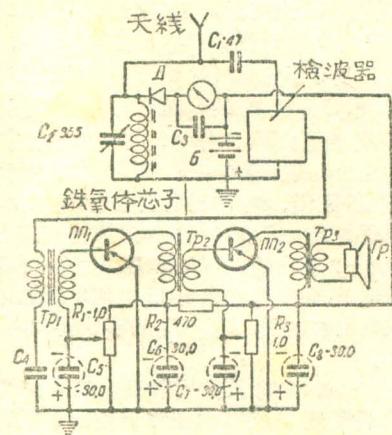


图 2

在接收同一电台信号时，电台电力也同时用来作为收音机的电源用，收音机的电路就可以大大地简化。

本地电台的“自由能”也能够利用来作其他无线电设备的电源：控制模型的发射机，小功率电台等，例如气象上用的无线电高空探空仪，可以利用观察这些测候器的雷达放射的能量进行工作。

(蓝庭芳译自苏联“无线电”杂志)

1958年1月号)

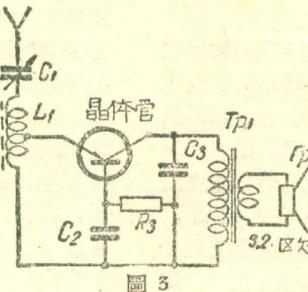


图 3

## 无线电波烧食物

磁控管是公厘波段雷达最重要的部件。但近年来却找到一种新的利用方式，在烹饪中出奇地使用磁控管振荡器。在许多国家中制成了利用磁控管振荡器辐射出来的电波加热于食物的炉子。试验证明，例如馅饼能在6分钟内烤熟，2公斤重的肉在30分钟中烤酥，并且锅子和爐壁仍然保持冷冰冰的。因此可以利用任何种器皿煮烧；例如玻璃的、磁器的、金属的，甚至是纸的。那样一来，糕点制品只消在纸餐巾上就可简便地烘焙。(肖堯榮譯)

## 电视广播用火箭

在电视广播中采用V-2火箭，得到很有趣的结果，这个火箭头部装氨气，火箭能射到100公里高空，此时放出的气体就形成一个能反射超短波电波的电离层(按普通的电离层不能反射超短波)。

实验证实，这种方法能使电视节目传播距离的半径扩大至2,000公里，持续时间可达20分钟。(郑学文编译)

## 小型纸介电容

目前国外有一种小型纸介电容器。最小一种尺寸长仅9.5公厘，直径仅为3.1公厘，最大的一种也不过长31.7公厘直径为15.1公厘。虽然尺寸如此小，却丝毫不影响其电性能。这种新型电容器之容量自0.001微法至1微法。对于容量为0.01微法以上者其公差为±20%，而对于低于0.01微法者则为±25%。

这种电容器之额定工作电压有12、25、50和100伏，经特殊处理后可达150伏(直流电压)。并且，像金属膜纸介电容一样，若线路参数适合的话，它们也具有自动恢复的性能。(王华珍译)

## 自动开关的车房门

在瑞士制成了一种只能为“自己”汽车自动开门的车房门。装在汽车上的发射器能通过麦克风和放大器将人耳所不能听到的超声脉冲波传到继电器上。如果所发送的声音的脉冲频率、强弱及宽度均符合继电器调谐则电动机就会开始工作而将车房门打开或关上。这种方法比光电设备及电器设置之优点在于：它只能在发射机的固定声音脉冲作用下才会开门。

(慧天译自苏联“舵轮操作”  
第1957年3期)

## 无线电温度计

为了研究生物，在美国采用了用无线电发出指示信号的温度计。这个仪器由一支普通的温度计和装有半导体三极管的小型发射机所组成。发射机由小型汞电池供电，其容积为7CM<sup>3</sup>，可供125小时使用，发射机的作用半径为30M<sup>2</sup>，无线电温度计的准确度达0.1°C。

无线电温度计可用于确定生物的体温变化和其他用途。如研究人体对低温的适应条件，测验人体在低温操作时体温的下降。

(徐克礼译自苏联“无线电”杂志  
1958年1月号)

## 用于高温的半导体

国外有人最近研究出用As-Ga(砷-镓)化合物制成的半导体，可以在微波(厘米波段)及高温下应用。此类半导体能承受450°C的高温，比最好的用硅制成的半导体要高出许多，试验证明，砷-镓半导体是半导体工业中最具有希望的材料。

(郑学文译)



# 時代少 ?

WEISHIMA


一、圖 1 中，哪些接法是对的，哪些接法是錯的？（黃英豪）

二、圖 2 中，把鐵芯电容器  $C_p$  移至  $a$  点行不行？（馮報本、馮輝然）

三、有人买了一只永磁喇叭，用手敲敲紙盆，發出“通通”悅耳的声音。但是当他把喇叭接到输出变压器以后，再用手敲紙盆时，声音就变得悶塞了，他以为喇叭不好，可是当收音机工作时，喇叭的声音又很好，这是怎么回事呢？（首弟椿）

四、有一个广播站，輸入綫与輸出綫都采用單綫，地綫合用。当扩大机音量开大时，就会發出叫声，檢查扩大机找不出毛病来，王师傅想了半天，就在輸出綫路上另接了一根地綫，使原来的地綫專供輸入綫路用，这样以来，叫声果然沒有了，有些人不明白这个道理，你能告訴他們嗎？（勁）

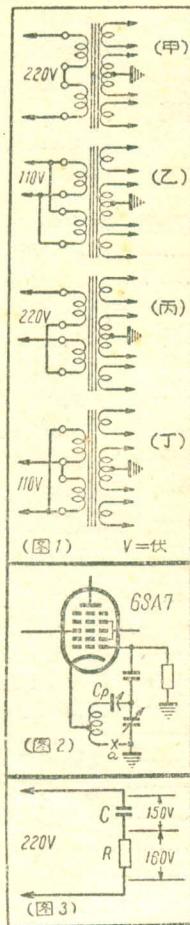五、圖 3 是电容  $C$  电阻  $R$  串联电路，在电路兩端加上 220 伏交流电压。测知在电容  $C$  上降压 150 伏，在电阻  $R$  上降压 160 伏。 $150 + 160 = 310$  伏，比原来 220 伏竟高出 90 伏，这是不是电表的誤差？（張雷）



## 第三期 为什么答案

一、这只 30 微法电容器的作用并不是为了滤波。因为干电池用久了以后，內阻便会增大，在多管收音机中，各管会通过共同的电源內阻而产生不必要的交連，內阻愈大，交連愈显著，使收音机产生叫声。加接了这只 30 微法电容器，便可以消除这种叫声。

二、当把电表跨接在  $R_1$  兩端进行測量时，电表本身的內阻（比 1 兆欧低）与  $R_1$  并联，这时  $R_1$  兩端电阻降低，电压降也随之降低，这时，另一只电阻  $R_2$  的电压降随之增高。如测  $R_1$  时为 80 伏，那么此时  $R_2$  兩端

电压即为  $220 \text{ 伏} - 80 = 140$  伏。当把电表移到  $R_2$  兩端时， $R_2$  兩端电压降低为 80 伏， $R_1$  兩端电压升为 140 伏。測試的結果好像少了 60 伏电压，但实际上并沒有少。

三、歐姆表本身是一个直流电流表，利用电压固定时不同电阻有不同电流流过的原理作成的。电阻在較小数值范围内变动的时候，流过电表的电流却有較大的变动；电阻在較大数值范围内变动的时候，电流的变动反而較小。例如 1 毫安的电流表，串联 1000 欧的电阻，接到 1 伏的电池上，则电流是 1 毫安，表針指到头；如果电阻改为 2000 欧，则电流是 0.5 毫安，表針就指到表盤的一半了；如果电阻分別改为 1 万欧和 2 万欧，则电流只从 0.1 毫安变化到 0.05 毫安，表針只略有移动，所以电阻的数值愈大时指數就愈不精确。

四、推挽式綫路用的輸出变压器，如果是在乙类工作，那么同一个時間內只有一个电子管有屏流，另一个电子管無屏流。如果在甲类或甲乙类工作，那么两个管子在輸出变压器中所流过的电流方向是相反的。以上两种情况都不致使輸出变压器通过較多的直流，因而磁力綫不会饱和，不会失去对交流电压的输出作用，所以并不比單管用的輸出变压器大一倍。

五、任何一个天綫都具有本身的电容和电感，因此天綫对某一频率可以处于諧振状态，当这个諧振频率和再生收音机中的諧振频率相同时，则再生机調諧回路中本来足以使之产生振盪的回輸能量，就大量的被天綫所吸收，因而引起振盪，好像沒有再生作用一样。这种現象可以用变动天綫長度、在初級綫圈上串联小电容器或增加高頻放大級等办法来解决。

## 讀者·作者·編者

北京鐵道学院講師陳憲文同志所制成的“新式矿石收音机”本刊將在第 5 期上發表，为免讀者悬念，特此預告。

## • 更 正 •

本刊第 3 期封底新書介紹欄里的三本書名漏印，特此註明：

1. 無線電愛好者讀本
2. 雷達
3. 無線電中繼綫路。

# 对“一种消除交流哼声的 线路”的讨论

· 黄长权 ·

看了本刊1957年第2期“一种消除交流哼声的线路”一文，原作者在说明可用平衡电桥方法来减小交流哼声的分析中所列出的电桥线路，没有考虑电压放大管 $\frac{1}{2}6H9C$ 的内阻对电桥平衡的影响。实际上，三极管的内阻较小，一般在数万欧范围内，如 $\frac{1}{2}6H9C$ 的内阻为44千欧， $6SQ7$ 为91千欧，与原图 $C_1-R_4-R_5$ 并联后，因 $R_4$ 为末级 $6\pi6C$ 栅极上的耦合电阻，一般为500千欧左右，显见三极管的内阻远较 $C_1-R_4-R_5$ 的阻抗为小。这样，三极管的内阻不能忽略不计，否则计算出来的 $C_1$ 数值将不准确。虽然可以用反复试验 $R_1 C_1 C_2$ 的数值的办法来实现平衡条件，但究竟不如先计算出一个初步数值，然后来调节 $R_1 C_1 C_2$ 的数值省时间。

为了说明在分析中不能忽略电压放大管的内阻，将原文的线路重新列出如图1。设在整流管输出端的交流哼声电压为 $E_1$ ， $\frac{1}{2}6H9C$ 的内阻为 $R_a$ ，则电桥电路应如图2所示。我们晓得△形的网路可换成Y形的等效网路，则电桥中的线路经△—Y变换后得图3所示的线路，图中的阻抗：

$$Z_1 = \frac{R_3(R_1 - XC_2)}{Z}, Z_2 = \frac{R_a(R_1 - XC_2)}{Z}, Z_3 = \frac{R_3 R_a}{Z},$$

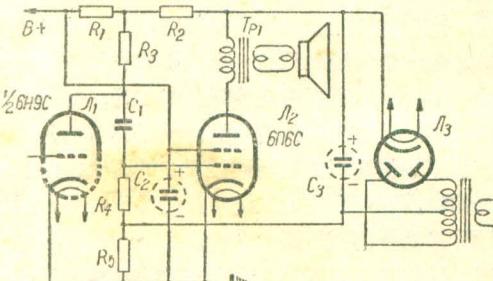


圖 1

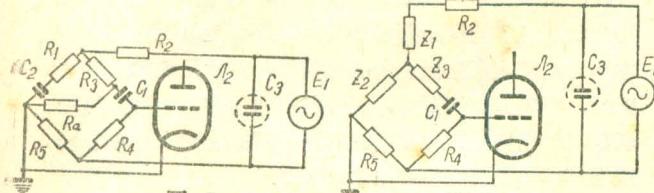


圖 2

$$Z = R_1 + R_3 + R_a - XC_2.$$


只有当线路换成图3的等效线路后，才能求出平衡条件，图3的平衡条件为：

$R_5 : R_4 = Z_2 : Z_3 - XC_1$ ，可求得

$$R_1 = \frac{R_5}{R_4} R_3, \quad C_1 = C_2 \frac{R_5}{R_4} \left( 1 + \frac{R_2}{R_a} \right).$$

由此可知，电阻 $R_1$ 的数值与三极管的内阻无关，但电容 $C_1$ 的数值与电压放大管的内阻有关，如不考虑 $J1$ 内阻的影响，则 $C_1 = C_2 \frac{R_5}{R_4}$ ，两者相差 $\frac{R_3 - R_5}{R_a} C_2$ ，根据原文图中数据， $R_4 = 470$ 千欧， $R_5 = 220$ 欧， $R_3 = 270$ 千欧， $C_2 = 16$ 微法，在考虑 $J1$ 内阻的影响时，用 $\frac{1}{2}6H9C$ 作电压放大管，其内阻为44千欧，则取得真正平衡条件时的 $C_1$ 为0.05微法，用 $6SQ7$ 时，其内阻为91千欧， $C_1$ 则为0.03微法左右。如果不考虑电压放大管内阻的影响，则无论所用的电子管的特性如何，所得出的 $C_1$ 皆为0.0075微法，不但得不到减小交流哼声的效果，而且和需用的数值相差过远，调节数值时会使试验调节时间增加。

1958年第4期(总第40期)

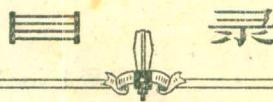

告读者 ..... (1)

坐在家里看小电影

——黑白电视广播是怎样进行的 ..... 吴贤纶 (2)

谈谈直流稳压器 ..... 吴桓基 (5)

用两只 $6SK7$ 作推挽输出的收音机唱雨

用机 ..... 钱寿岩 (7)

不用双连的超外差式收音机 ..... 沈成衡 (9)

为国家节约金属材料

——试制三管超外差式收音机的建议 ..... 李宗傑 (10)

高频振荡式高温自动控制器 ..... 田振武 (11)

收音机为甚么会“夾音”？ ..... 之璞 (12)

纸管线圈的防潮方法 ..... 简政 (14)

业余者条件下的印刷电路——描绘电路 ..... 沈铭宏 (15)

纸介电容器是怎样制成的？ ..... 房天麟 (16)

电话线上传送广播的载波设备 ..... 叶载霞 (19)

631型磁带录音机的一个改进 ..... 方錫 (21)

TY 250-1000 维修经验 ..... 成鼎 张锦昉 何家圭 (21)

TY 250-1000 机架测保险丝方法 ..... 麓炳根 (21)

煤油灯发电——热偶发电机 ..... 章燕翼 (22)

无线电工业的喜讯 ..... (23)

资料交流、电池 451 超外差式旅行收音机 ..... (23)

矿石、单管两用机 ..... 李泰义 (24)

用试电笔试电容器 ..... 嘉宇 (24)

北京牌收音机双连电容器故障修理 ..... 李恒 (25)

一个增强低音调的方法 ..... 陈万猷 (25)

简易调整中频变压器方法 ..... 程榆初 (26)

使铜线恢复平直 ..... 超 (26)

药针瓶盖的利用 ..... 黄亚东 (26)

电容器铝壳改作隔离罩 ..... 堇羽 (26)

电源——I ..... 珂 (27)

世界之窗 ..... (30)

为什么？ ..... (31)

对“一种消除交流哼声的线路”的讨论 ..... 黄长权 (32)

封面说明 让经济便利的电源到农村去

为了配合农业大跃进，目前农村中正大力发展广播网。农村中电源比较困难，让经济便利的电源下乡去，是无线电工作者的一个重要任务。水力、风力、畜力和热偶发电等小型发电设备，比较经济，将在农村中广泛采用。封面是热偶发电机和它的工作原理，这种设备我国有些工厂已能生产。

编辑、出版：人民邮电出版社

北京东四六条13号

电话：4-3056 电报挂号：04882

印 刷：北京市印刷厂

总 发 行：北京技术出版社

总 订 购 处：全国各地邮局

代 訂、代 售：各地新华书店

定价每册2角

1958年4月19日出版 1-95,300

上期出版日期：1958年3月19日

(本刊代号：2-75)

无线电



# 无线电问答

WUXIANDIAN WENDA

**苏汉问：**2A7、6A7等混频管内部极性是否一样，是否可以互相代替？

**答：**2A7灯丝为2.5伏、0.8安、6A7为6.3伏、0.3安，其他内部特性、管脚接线等都相同，更换灯丝电压后，可以互换使用。

**李京富问：**一台扩大器和一台收音机共同使用。收音机正收听某一电台，这时如果在扩大器上也选择电台，转到某一地方时，收音机就发生似鸟叫的尖叫声。反过来在扩大器收音时，调节收音机也发生同样现象，这是什么道理，如何免除？

**答：**这是因为扩大器和收音机的本地振荡装置隔离不良，其中一部机器所产生的本地振荡高频率信号经天线发射，被另一部机器接收而与所收听的电台信号产生差拍的原故。例如扩大器正收听1200千周，转动收音机至735千周附近，则本地振荡频率是1200千周附近（假定中频为465千周），这个信号经天线发射被扩大机接收，就与原来的1200千周电台产生差拍叫声。避免方法：1. 将二部机器远离。2. 将天线远离。3. 增加两机本地振荡的隔离装置。

**李玉琳问：**我们有一部扩大器干扰很严重，经检查发现是电源变压器来的干扰，我们把高低压利用别的整流电压来代替，这时原机变压器的负荷已经去掉，但初级电源接通就产生干扰了。这种干扰在长波整个波段都有，但短波就没有了。这种干扰是怎样产生的？如何消除？

**答：**可能是电源变压器的绝缘不良，接上电源后产生杂音或初次级之间没有隔离装置，以致外来的干扰经过电源变压器到收音机经混频放大后产生的杂音。这种杂音的频率比较低，所以在长波段就比较显著。可以检查原机电源变压器的绝缘和隔离情况。  
（以上郑宽君答）

**宋宝智问：**有一个输出变压器他标明初级5000欧，次级3欧，但我用欧姆表一量，欧姆数都比规定的小，是什么原因，怎样能简单测出喇叭音圈阻抗数？

**答：**输出变压器上标出的是对交流的阻抗（一般是指在400周时的），不是直流电阻值，故不能用直流欧姆表量。

至于喇叭音圈的阻抗若要精密测量必须用好些仪器，若只要知道大概数值的话，可用直流欧姆表量得直流电阻值，然后将它乘1.25—1.5，就是它的阻抗了。

**白兴问：**我看到有许多推挽输出管，尤其是并联推挽的屏极及栅极上常接有电阻，是不是防止过荷用的？

**答：**这些电阻主要是防止高频率寄生振荡用的，尤其在并联推挽电路中，由于极间电容量加大，故极易造成调谐屏极的高频率寄生振荡，因而妨碍正常工作。一般接在屏极中的电阻只几十欧，而非防止过荷用，因这么小的电阻对负载的作用是极小的。  
（以上沈成衡答）

**佟庆福问：**据说用可变电容器的矿石收音机里的感应线圈抽头较多，便可收到较多电台的播音，这是不是说收音距离远了，这样理解对吗？

**答：**在感应线圈上多抽些头的话，可以使调谐的频率范围广些，若在当地有几个频率不同的电台时就不致于只收到一个电台了，并不是说因此就可以收听远地电台。

**陆福班问：**1. 如何选用在两级中放收音机内之中频变压器，2. 简易二管机上怎样去掉人体感应？

**答：**1. 两级中放用的中频变压器都是特别订制的，普通可以用两只输入者为前两只，后面仍用输出者。2. 接上良好的地线，可变电容器之外皮应焊接一根铜丝接地，电源线接一个5000微法电容器接地。

**田忠学问：**麦克风可以直接插到收音机的拾音器插孔中使用吗？


**答：**你的麦克风（话筒）若是晶体的，或是动圈式的話是可以直接插入用的，不过发音是不够大的，因为话筒它本身发出的电压不足以推动收音机中的低频放大级。

**蔡英贵问：**近来市售收音机多有装两只喇叭（高音与低音），其线路与普通收音机不同点在那里？

**答：**一般的收音机中只装一个喇叭，若选用的口径大时，对低音的发挥是显著而动听了，可是又觉其对高音方面感到有些不足，若选用的喇叭口径小时，又嫌其不能发出低音，故对声音质量要求高的收音机，往往装上两个或更多的喇叭，目前国外市场上多有此类商品，在广告中以高保真度（HiFi）作宣传，除多加喇叭外，另在其中频放大级加装可以控制其通过之频带宽度的电路以增加其保真度，而得到更动听的声音。另外在机箱中装置喇叭时，也是排列在不同方向上，使人听来有“立体”感。

**楊平問：**如何从东方红收音机接出至扩音机之中继线？

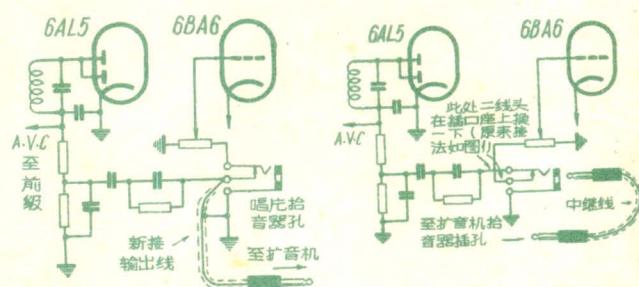**答：**接法有几种：①从后面“外接喇叭接线柱”接出送至扩音机拾音器插口孔。②从检波后输出接至扩音机拾音器插口孔。见图1。③若是经常要用此收音机来转播收音的话，可按图2将收音机拾音器的插孔改为中继输出的专用插口，使用时将中继线塞子插入即可，另一端插入扩音机拾音器插孔，当塞子插入后收音机的喇叭也同时可以不发音了。  
（以上江答）



**王明端问：**自制广播段超外差收音机，原电路用美通线圈610S及640S，但市上只购到553A及553B两波段线圈，应如何改装？成绩有无影响？

**答：**可只用它的广播段线圈，即把553A的LA接天线，E接地线，G到6SA7的信号端，L到自动音量控制。553B的LK接6SA7阴极，LG经垫整电容器至调谐振荡电容器的固定片，E通地。其余不接。成绩无出入。

**张穆勤问：**1. 花篮式矿石机的收程有多远？2. 为了简化天线安装，是否可以采用环形天线？

**答：**1. 不比一般的矿石机远，就是收听地方电台时约为五六十华里之间。2. 可用环状天线。

**魏超云问：**我校有一个359型收音机，前阶段收音正常，后来有部分波段（后段）收不到，如将甲电多串一节，全部又恢复了，但只一天又不行了，再串多一节（共4.5伏）仍只能维持两天多，以后连所有的波段都不响了，毛病在哪里？

**答：**直流电子管的灯丝电压（甲电）都有一定，超过了灯丝会放射电子过度而衰老，终至失效。你们的机子看情况起先只是变频管衰老，可是经过这样增加甲电之后，全部电子管都由于上述原因失效了。

**张荣正问：**1. 三个以上电子管的收音机为什么一定要铁底板，能不能用木板或其他板代替？2. 1T4、1T4、3S4的调谐式高放收音机，据说3S4可用1T4代替，这样收音机可用耳机收听吗？是否比用扬声器收得远？

**答：**1. 铁底板可以避免人体及其它静电影响，收音机电路中又常是有很多接线通地的，就可直接通在铁底板上，木板没有这些优点，所以较复杂的收音机是不用它做底板的，但其它金属如铝、铜板等仍可用。2. 可代替，能用耳机收听，但不比扬声器收得远，只是收听微弱的信号时可以清晰一些。

**朱振庭问：**依本刊57年4期装一单管机，乙电用22.5伏，再生圈绕60圈，收听中央及上海声音还好，但不起再生，经将线圈反接也无效，是什么原因？

**答：**乙电太低之故，可加至45伏一试。

（以上冯报本、冯焯然答）

# 铁心线圈的电感量

