




无线电 5
WUXIANDIAN 1958


北京电视台

BEIJING DIANSHITAI

章之儉 陶增鑫

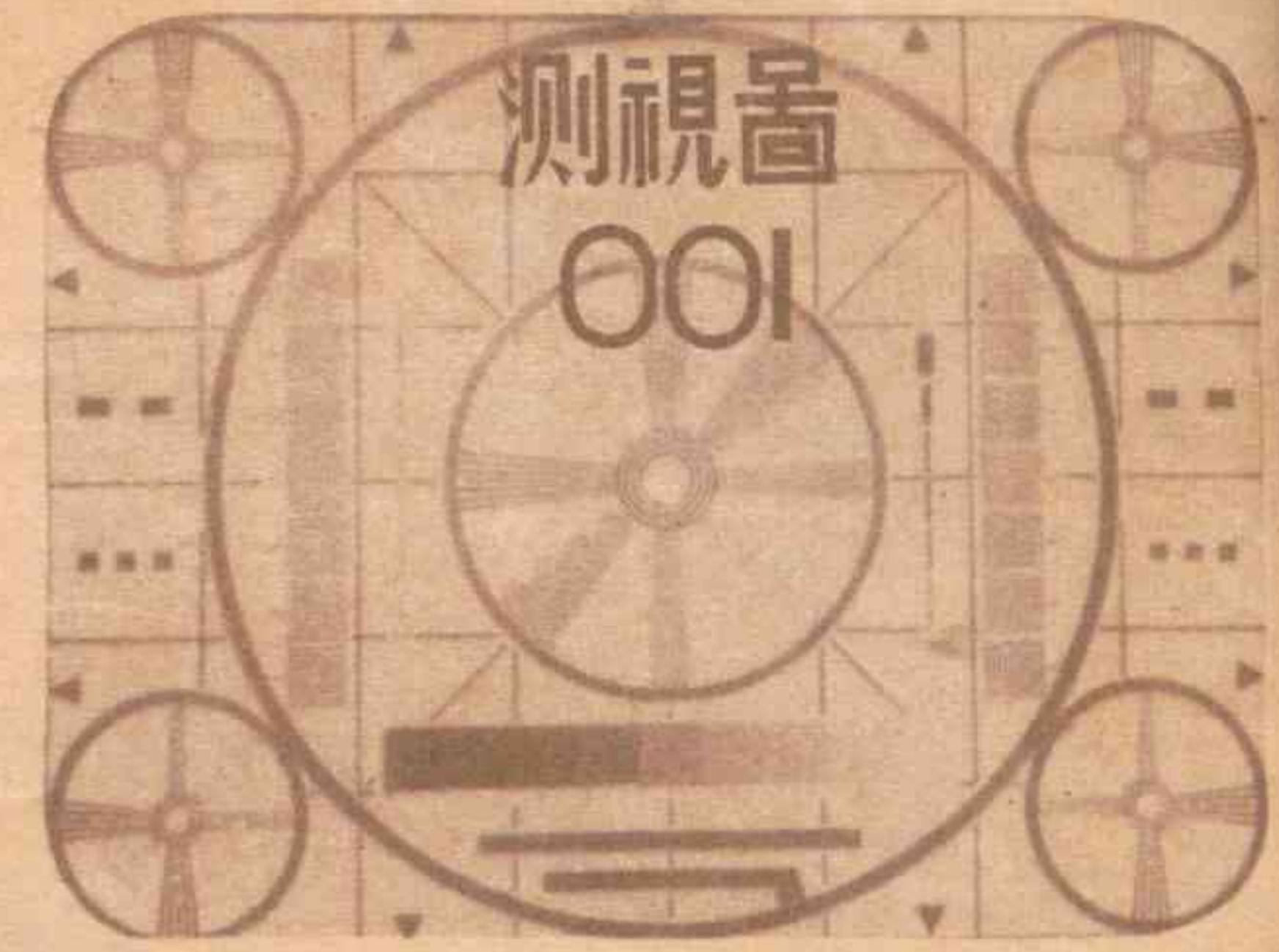


(上) 播送室

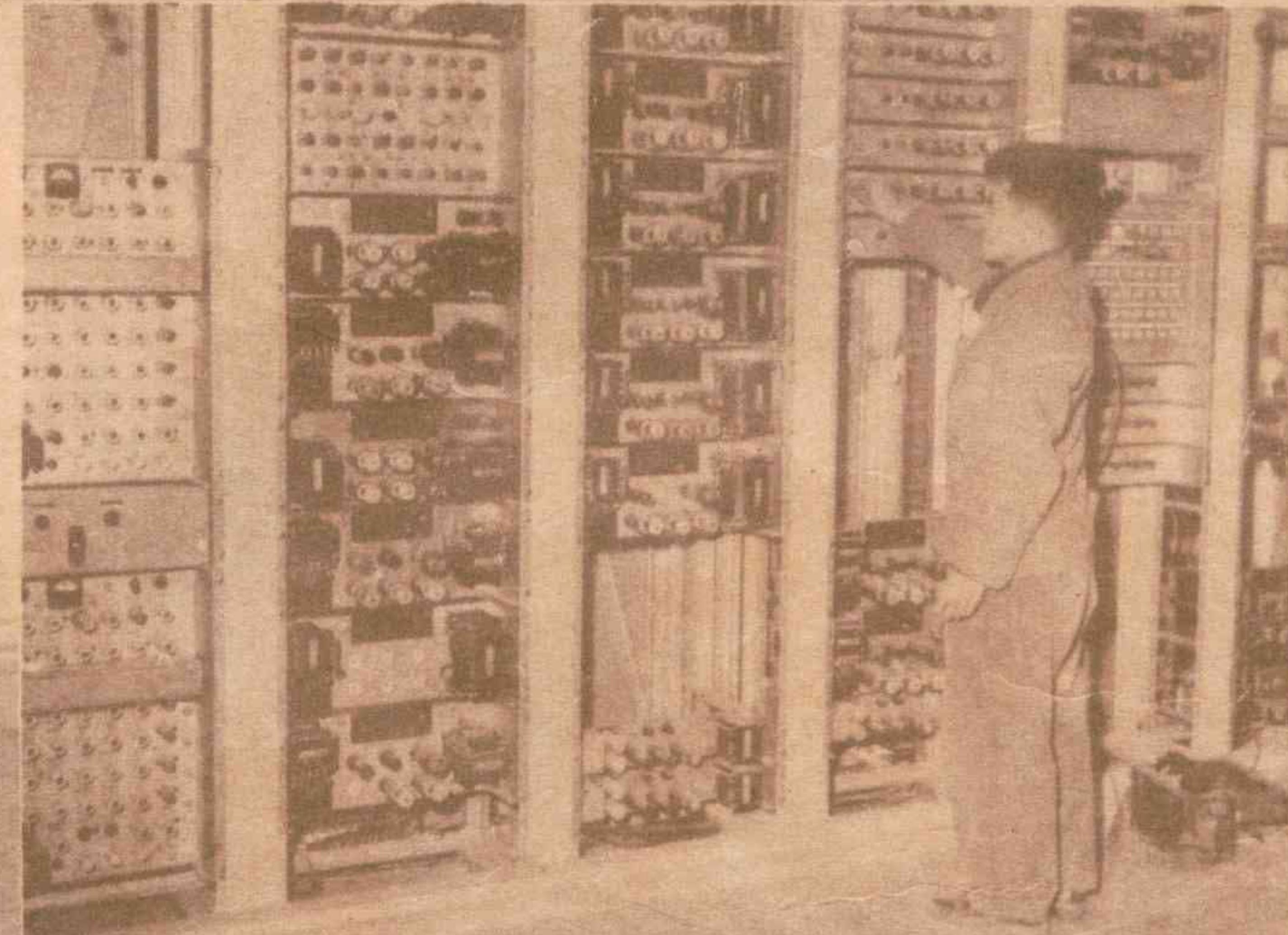

(中) 中央控制室

(下) 导演室

(柳 岸攝影)

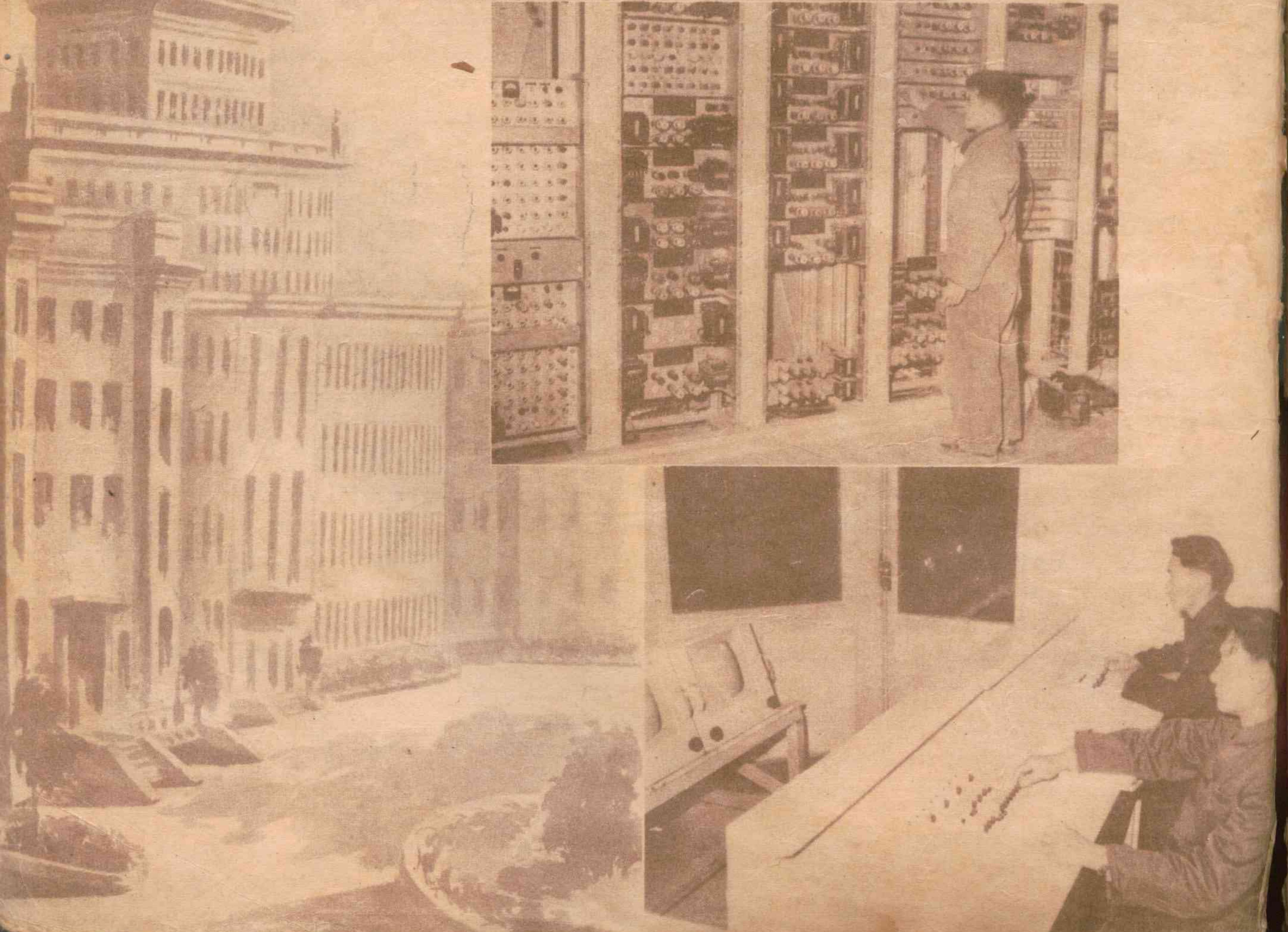

五月一日在我国首都北京开始了实验性的电视广播，这是我国无线电广播事业新的一页。在党的领导下，电视台作为一个现代化的有力的宣传教育工具，它将在提高人民的社会主义觉悟，鼓舞劳动人民的生活热情，普及科学文化知识，丰富广大群众的文化娱乐生活等方面发挥重大的作用。

北京电视台的全套电视设备的制造和安装都是在我国的技术人员共同努力下进行的。电视在我国还是一个新的技术领域，各方面的条件都是比较困难的：如测量仪器很缺乏，技术人员的理论水平及实际经验都不足等。由于党的支持和关怀，在全国生产大跃进的鼓舞下，制造和安装单位的工人和技术人员们鼓起了革命的干劲，发挥创造性，积极地钻研，使困难一个接一个地被克服了。

在这次电视设备的研究试制中，清华大学、广播器材厂及广播事业局广播科学研究所各方面进行了密切的合作，发挥了一切有利因素，因此能在短期内完成了试制和安装的任务。

现在让我们参观一下北京电视台吧。这个电视台目前使用的播送室是临时性的，发射机及天线安装在广播大厦的最高层及塔顶上。

我们走进北京电视台以后，首先看到的是播送室。播送室的面积约九十平方米。在这播送室的顶部及四周，我们可以看到很多白炽灯，它使“舞台”前能达到至少200流克斯的照度，保证电视摄像机能摄到清晰的图像。此外为了加强艺术效果，在播送室的周围还放置着一排聚光灯，这些灯光都由站在播送室一角的灯光管理员控制。

在这播送室中，我们可以有三部摄像机同时在不同的角度进行拍摄工作。摄像机中采用了超正摄像管，它有较高的灵敏度，适合于室内播送或户外拍摄。摄像机借电缆通到控制台。

在播送室的一端，是导演室，导演和他的技术助手，通过玻璃窗可以看到整个播送室，也可以从监视器上看到各部摄像机所摄下的图像。导演可通过他桌上的倒换开关，用电话指挥播送室中的任何一个艺术工作人员。坐在导演一边的是图像调度员，他的工作主要是根据导演对镜头变换的要求，控制他桌上的按钮，使得从三部摄像机来的图像信号能得到三种不同的切换方式：使一个镜头迅速转换至另一镜头，由一个镜头逐渐转换至另一镜头，或两个镜头迭印。导演的另一边坐着伴音调度员，他负责给整个节目配上声音。两位调度员也都能通过他们桌上的倒换开关，与相应的工作人员认话。


我们从播送室边门出去就走进了电视台的技术区。维护值班人员在这里忙碌地工作着，他们保证着成千只电子管的正常工作。走进第一个房间可看到三张控制台，每张控制台前坐着技术调节员，他们转动控制盘上的旋

钮，对摄像机送来的信号进行一系列的处理。此外，技术员还需经常遥远调节摄像管的工作情况，使拍摄得的图像清晰。为了便于进行调节，每张控制台上有一个监视器及一个示波器。从监视器上可看到由相应摄像机摄取并已经过中间放大器处理的图像；从示波器上可看到电信号的波形。在这间技术员控制室的一角，还放有一部摄像机电源立柜。

从这儿走进附近的房间，就是电视台的中央控制室，它是技术设备的中枢。所有设备都制成很容易装卸的小匣，安放在六个立柜中。这对设备的生产及维护有很大的方便。这六个立柜依次装的是同步机、测试信号产生器、脉冲分配放大器电源、脉冲分配放大器、视频放大器及伴音设备。同步机发出四种脉冲，经过脉冲分配放大器分送到电视广播系统的各个环节里去，使它们保持同一步调而运行。测试信号产生器发出各种形式的测试信号，可用来调节监视器和接收机，也可用来测量视频放大通路的特性。在第五部立柜中集中了中间放大器以后的所有视频设备。三路图像信号经过选择以及与接收机所用的复合同步脉冲混合后即由电缆直接传送到发射机房去。中央控制室同时也是一个监视中心，值班员通过监视器及电视接收机，可监测整个电视通道中各点上的图像，及从发射机播送出去的图像。

电视中播送影片的节目是在另一个房间中进行的。我们采用了临时简易的方法——用摄像机直接拍摄电影放映机投射出来的图像，并使它转变为电信号。

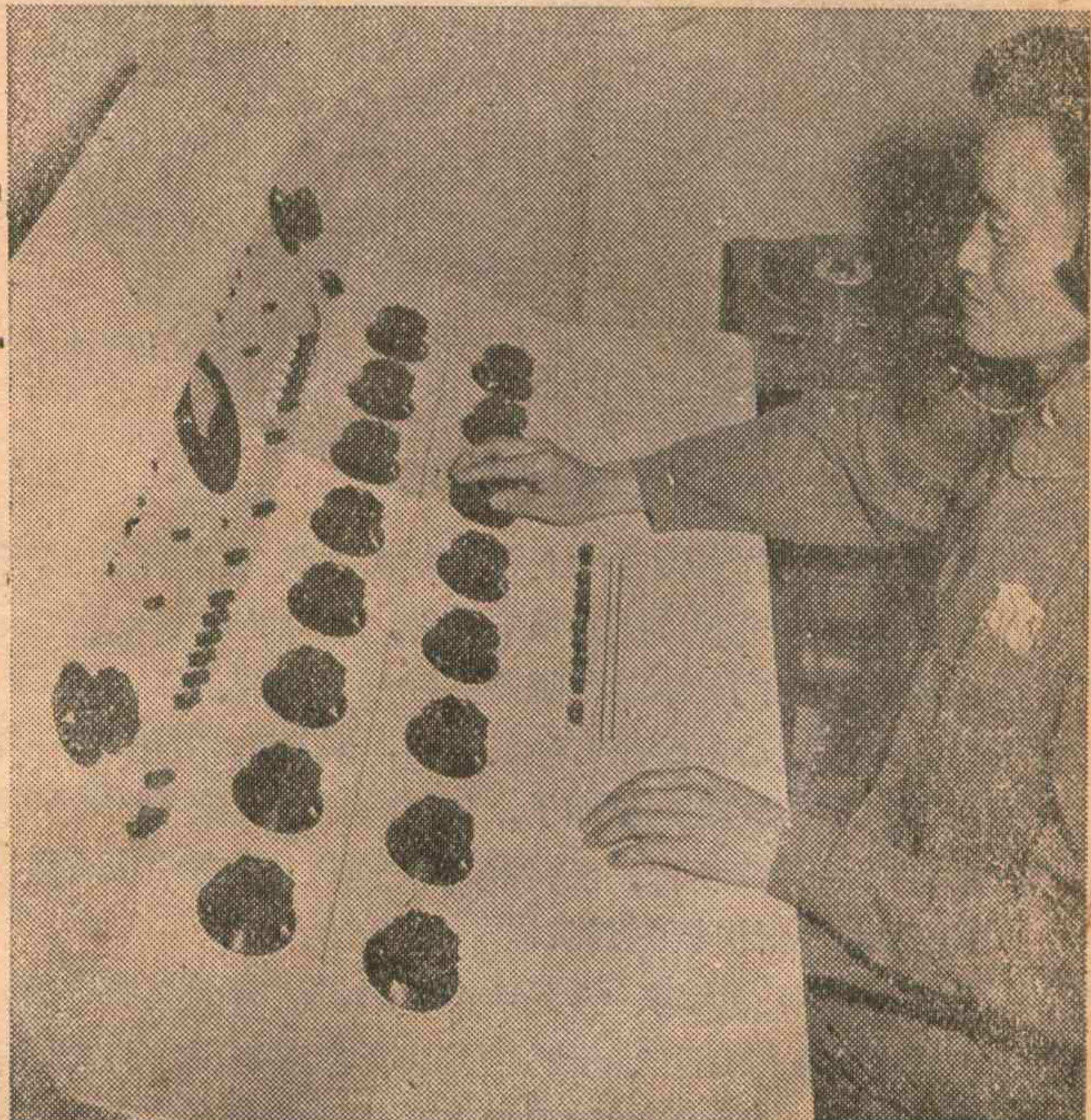再向前走，就到了另一个大房间，这是电视中心的最后一个部分——检修室。技术员们在这儿进行着经常的




导演室内的伴音调度员控制桌

检修及調整工作。

电视台中的聲音設備与一般广播电台的相似，同时可以有五只話筒輸入。为了避免周围干扰，有效的拾取所需的声音，其中有一个話筒必需吊在一具活动話筒架上，并采用方向性較强的。伴音与圖像的密切配合是由伴音調度員來調节及控制的。声音信号經過中央控制室中的声音立櫃放大后，就以電纜送到發射机房去。

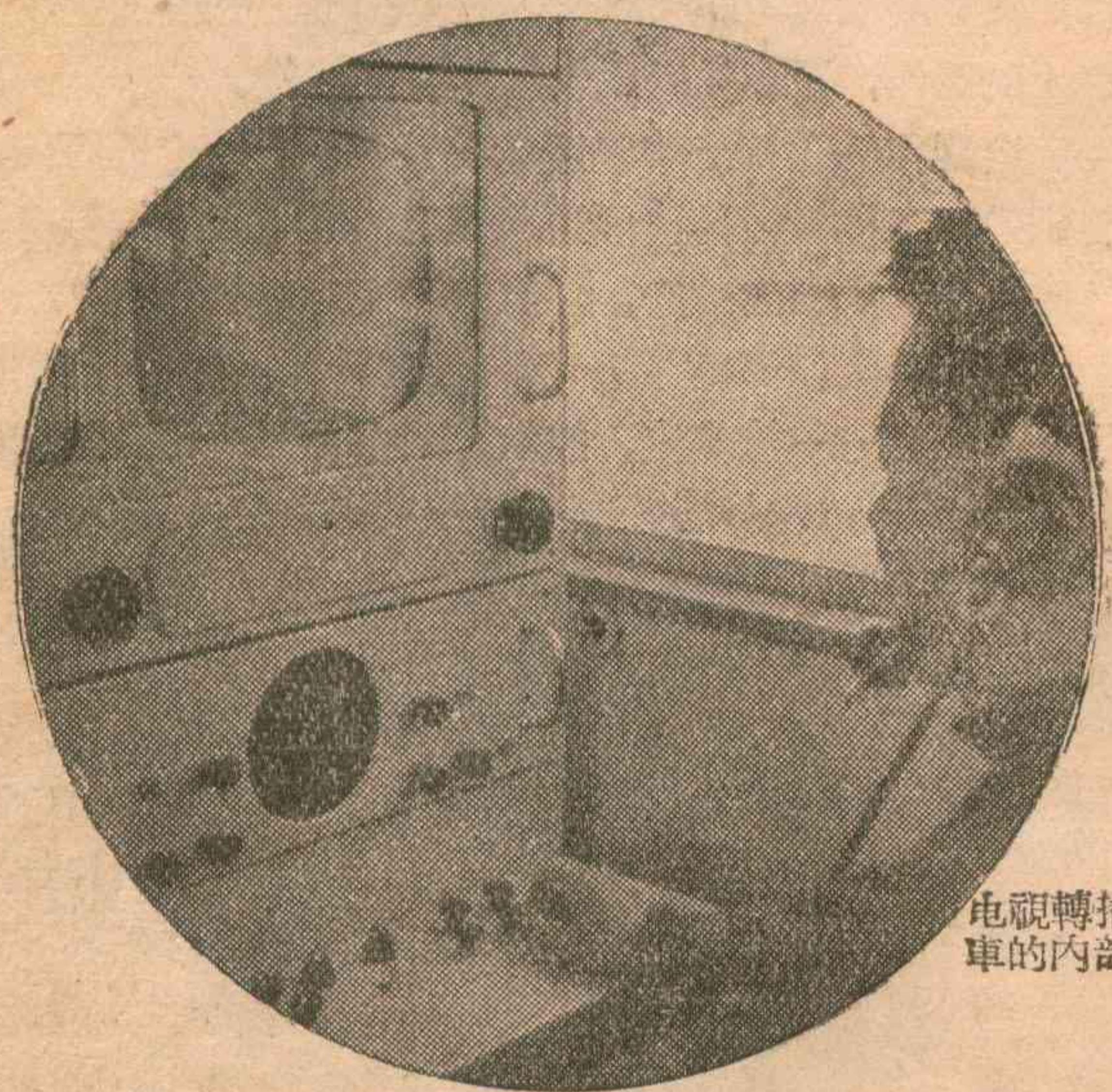电视节目的广播是一个复杂的生产过程，跟电影的拍摄相仿，但对掌 暖时间的要求更为迫切。所有艺术人




電視轉播車的內部

員的協調工作以及艺术人員与技术人員之間的密切合作，是搞好电视广播的重要条件，因此在北京电视台中也有完善的内部通話系統及指示信号系統。

电视中心部分就介紹到这里，現在我們再来看一下發射机室。走进这間屋子，就看到矗立在室中的电视發射机和一張控制台。电视發射机实际上包括一部圖像發射机和一部伴音發射机。

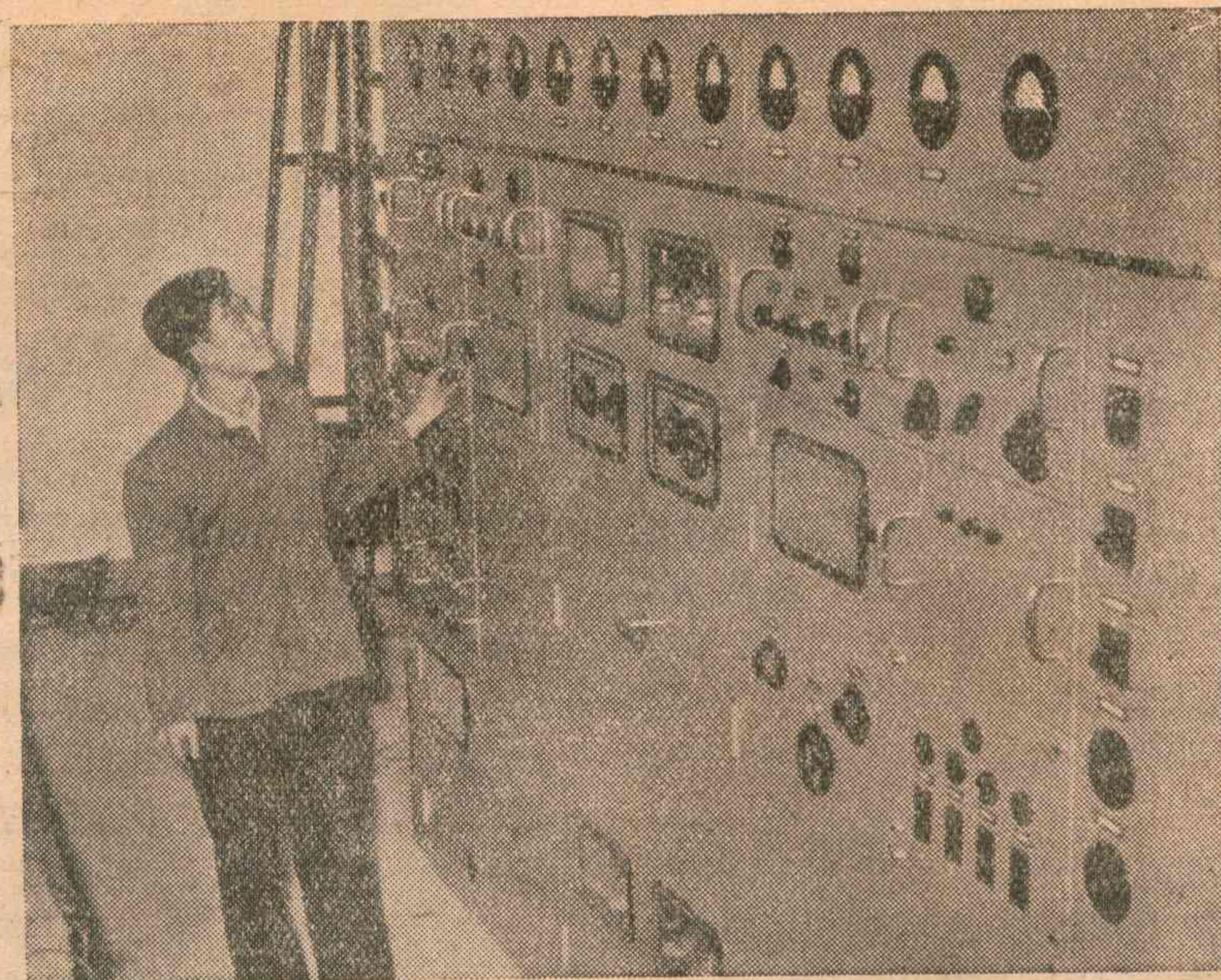圖像發射机与一般的广播發射机沒有太大的差別，只是載波頻率較高。北京电视台圖像發射机的載波頻率为 57.75 兆周，頻帶寬度为 6 兆周。調制方式采取了柵極調幅，这是因为难以得到高的視頻电压来进行板極調



發射机室里的电视圖像和伴音發射机，旁边是分波器

幅的原故。

視頻調制电压是从电视中心或从微波轉播設備来的信号，經几級放大以及其它一些处理步驟而送到被調級的柵級。这一部分做成像抽屜式的小盒，以便拉出檢修。載波高頻是由晶体振盪器、倍頻器和激励器这几个部分产生的，他們也做成抽屜式。

圖像的品質是由發射机前的控制台来监测的。控制台上能看到由輸入

的、調幅器上的或發射机最后輸出的电信号还原成的圖像，还可以看到这些电信号本身的波形。


当發射机元件打火时，在控制台上可以緊急切断高压，以免元件损坏。电子管过負荷时高压能自动断路，值班員可以在控制台上操作，很快加上高压，恢复广播。

伴音發射机紧靠着圖像發射机，它是采用調頻制的，載波頻率为 64.25 兆周，伴音信号和圖像信号間的間隔为 6.5 兆周。声音信号先变成調頻信号，再經過倍頻器、激励器而去調制強放級。值班人員可以在声音的輸入及輸出端监听。

在發射机旁边有一个鐵架子，当中有一組粗大的銅管，一根套着一根。圖像發射机及伴音發射机的輸出饋綫就接在这些管子上。这就是“双功器”（分波 器），

(下接第 31 頁)

三部并排的調節員控制台

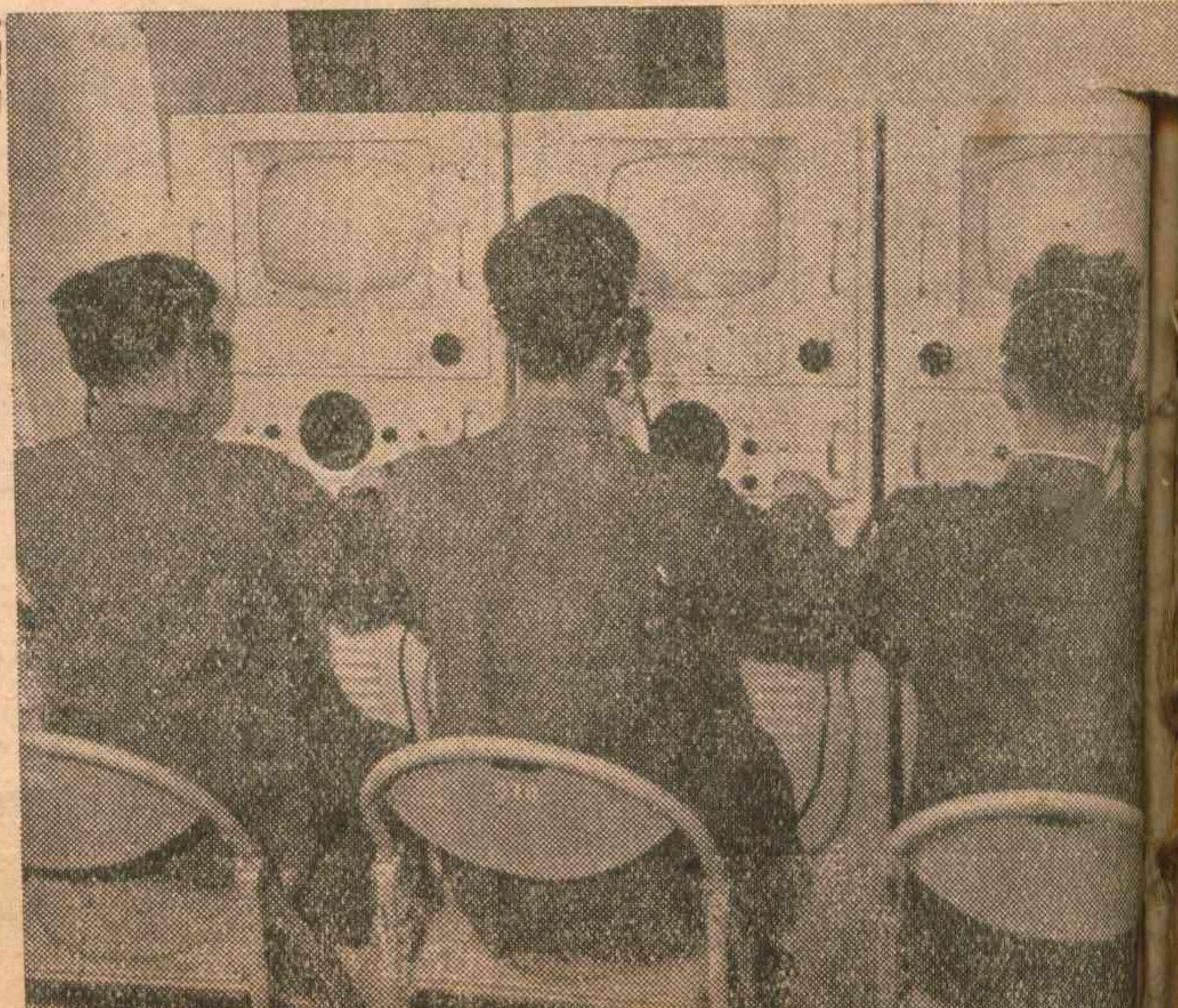

坐在家里看小电影

黑白电视广播是怎样进行的？

· 吴贤编 ·

(續)

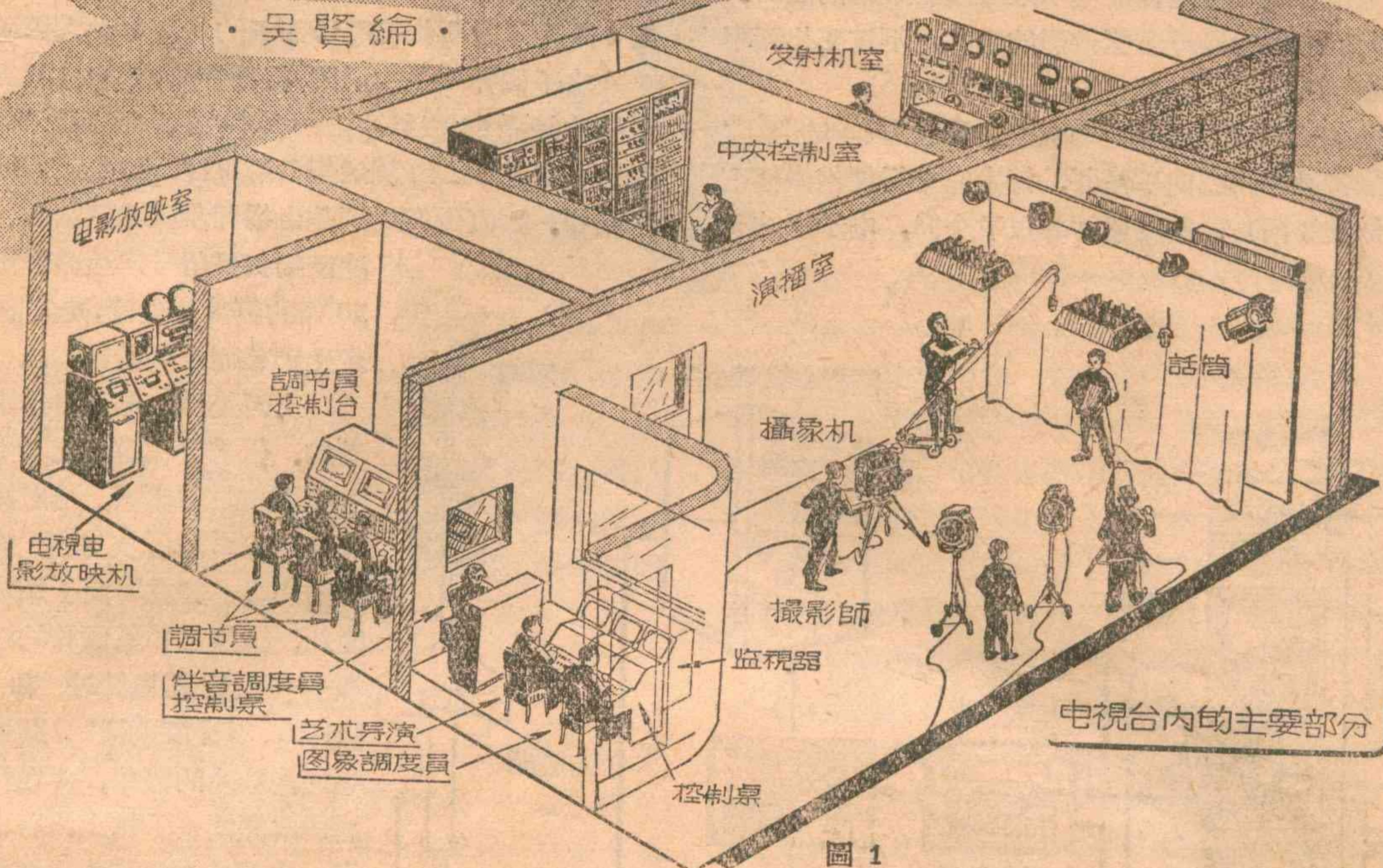


圖 1

电视广播台內有那些设备

一座电视广播台的建筑物里分成許多間，但其中供技术用途的主要房間只有三种——演播室、控制室和發射机室（如圖 1）。

一間演播室內通常放着三、四架攝像机和三、四只話筒。攝像机攝下表演者的形象，把形象信号轉变成电信号。話筒收受演員所發出的声波，并且把它也轉变成电信号。

图像信号和声音信号离开演播室后就送进控制室（参看圖 2）。在控制室内，从話筒來的声音信号經過話筒放大器放大然后加到混合網絡上。混合網絡可以使这三路信号中的任一路进入节目放大器，也能將这三路信号混合起来再送出去。

从攝像机來的图像信号要經過中間放大器、視頻信号轉換器和綫路放大器的作用后才能輸送出去。

声音和图像信号离开控制室后，分別进入發射机室內的图像信号發射机和伴音信号發射机里。兩部發射机的输出信号通过分波器而到达天綫，再以电磁波的形式輻射到空間中去。

电视广播的發送過程簡短地說来就是这样的。另外，由于工作上的需要，控制室內設有監視和监听裝置。

电视广播台內的这些設備究竟包括哪些部件，又是怎样在工作的呢？下面將按照次序分別介紹。

攝像机

攝像机是电视“看”景物的眼睛，在电视台里，几架攝像机分佈在距演員不同距离不同高度的地方，从各个角度，用各种镜头来攝取圖像，通过視頻信号轉換器的作用，使这些攝取的圖像能交替地播送出去。

攝像机主要由攝像管、镜头盤、偏轉綫圈、前置放大器（預放器）、电子寻像器和三脚支架組成。镜头盤起的作用同人眼中的瞳孔和水晶体的相仿，镜头前面的光圈能旋大旋小，适应不同的入射光强。根据所攝对像的远近，镜头盤上能換用各种焦距的镜头（如圖 4）。

光綫透过镜头盤在攝像管內激起电信号，“提取”电信号的时候需要一股扫描电子束，它靠着偏轉綫圈所产生的磁場才得以逐行地作横向运动。电子沿着垂直于磁力綫的方向穿越磁場，就被迫改变运动方向。（如圖 3 甲）偏轉綫圈里通过的是一种鋸齿形电流（如圖 3 乙）。在 t_0 到 t_1 这段时间内，电流增加，产生某一方向的磁場。由于电流的变化是均匀的，所生的磁場因而是均匀的。电子受了均匀磁場力的作用后便沿着力的方向作等

速运动。在 t_1 到 t_2 一段时间内，电流反了向，均匀地减少，因而电子运动也反了个方向，但运动的性质还是等速的。

偏转线圈分为两组，垂直放置的一组产生水平方向的磁场，这个磁场的变化频率是每秒 31250 轮。所以电子束也就每秒来回运动 31250 次。另外一组水平放置的线圈，它所产生的磁场促使电子束在垂直方向内运动。这一线圈内通的也是近于锯齿形的电流，不过变化频率是每秒 50 周。

扫描电子束既然同时受着水平和垂直方向的两股力，它的行动方向就向下倾斜，每走完一行便稍微移下一些（如图 3 内），垂直偏转场反了个向，电子束的运

动方向改为朝上倾斜，从 B 回到 C。电子束走完 A—B—C 的行程为“扫描了一场”。电子束回到 C 点时，垂直向偏转场再度反向，又处在正程之内，于是电子束重复像 AB 段内的那种行程，这以后垂直向偏转场又变到逆程状态，电子束重复 BC 段的行程而回到 A。这样，电子束又扫描完一场。垂直和水平向偏转场週而复始地变化，扫描作用就这样连续进行，一秒钟内扫描完 50 场（上期图 4 是为了说明扫描原理而画的，不计算入场逆行）。

水平偏转场是由所谓“行同步脉冲”来控制的。行同步脉冲每隔 64 微秒冲击一次，在行扫描信号产生器里激起频率是 31250 周的锯齿形电流，使水平偏转线圈产生磁场。垂直偏转场则是由场同步脉冲控制的。这一脉冲使场扫描信号产生器发出频率是 50 周的锯齿形电流，垂直偏转线圈就受励磁而产生偏转场。

上面说过，电子束是来回着运动的。但是它在逆行运动中重复掠过已经扫过的像素，这对摄像管说将妨碍正常的信号“提取”作用；对显像管说，将在屏幕上造成混乱。

因此，摄像管和显像管的控制栅上都加了所谓“消隐脉冲”和“场消隐脉冲”，它们的频率分别等于行和场同步脉冲的频率，使在行和场的逆行时间内电子枪上没有电子束发出，也就是让扫描作用停止。为了减少逆行内的浪费，行和场的逆行应该尽量缩短，使电子束在很短时间里走完回程。

我们花了很多时间谈扫描作用，现在让我们来看一下它的产物——电信号。摄像管产生的图像信号很微弱，在进入控制室之前还得先通过十来公尺甚至几十公尺长的传输电缆，为了抗拒途中的干扰，因而要用预放器先将这一电信号放大几十倍，再送出去。预放器需要做得小巧玲珑，又有很强放大能力，所以需选用特种的小型电子管。

摄影师靠电子寻像器，观察所选取的镜头和图像质量以调整机件。电子寻像器实际就是一部小的电视接收机，它能从预放器取得电信号，然后使电信号在一只显像管的屏上还原成图像。

摄像机安在三脚支架上。这架子能够推着前进，拉着后退，上面还有转向和俯仰装置。

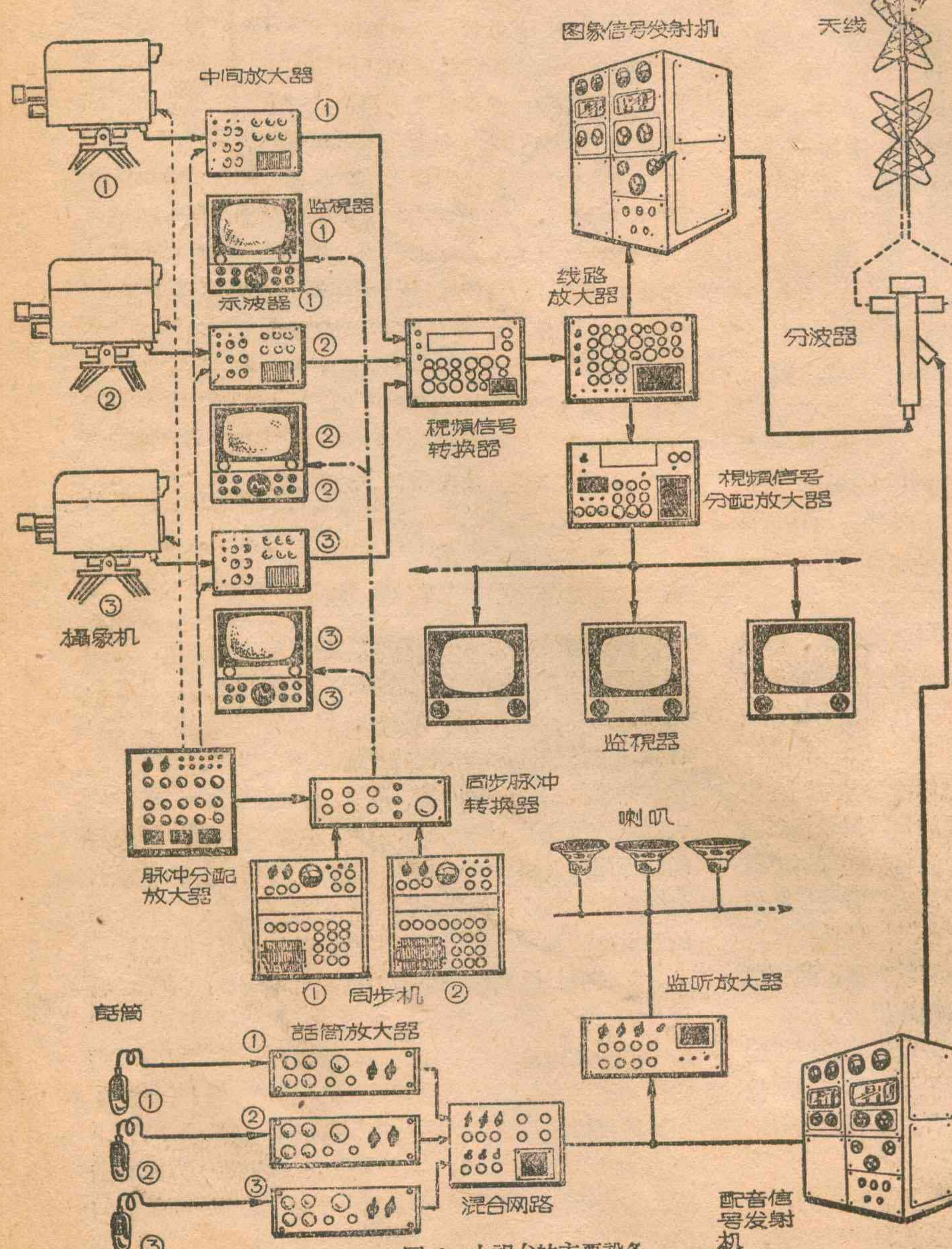


圖 2 电视台的主要设备

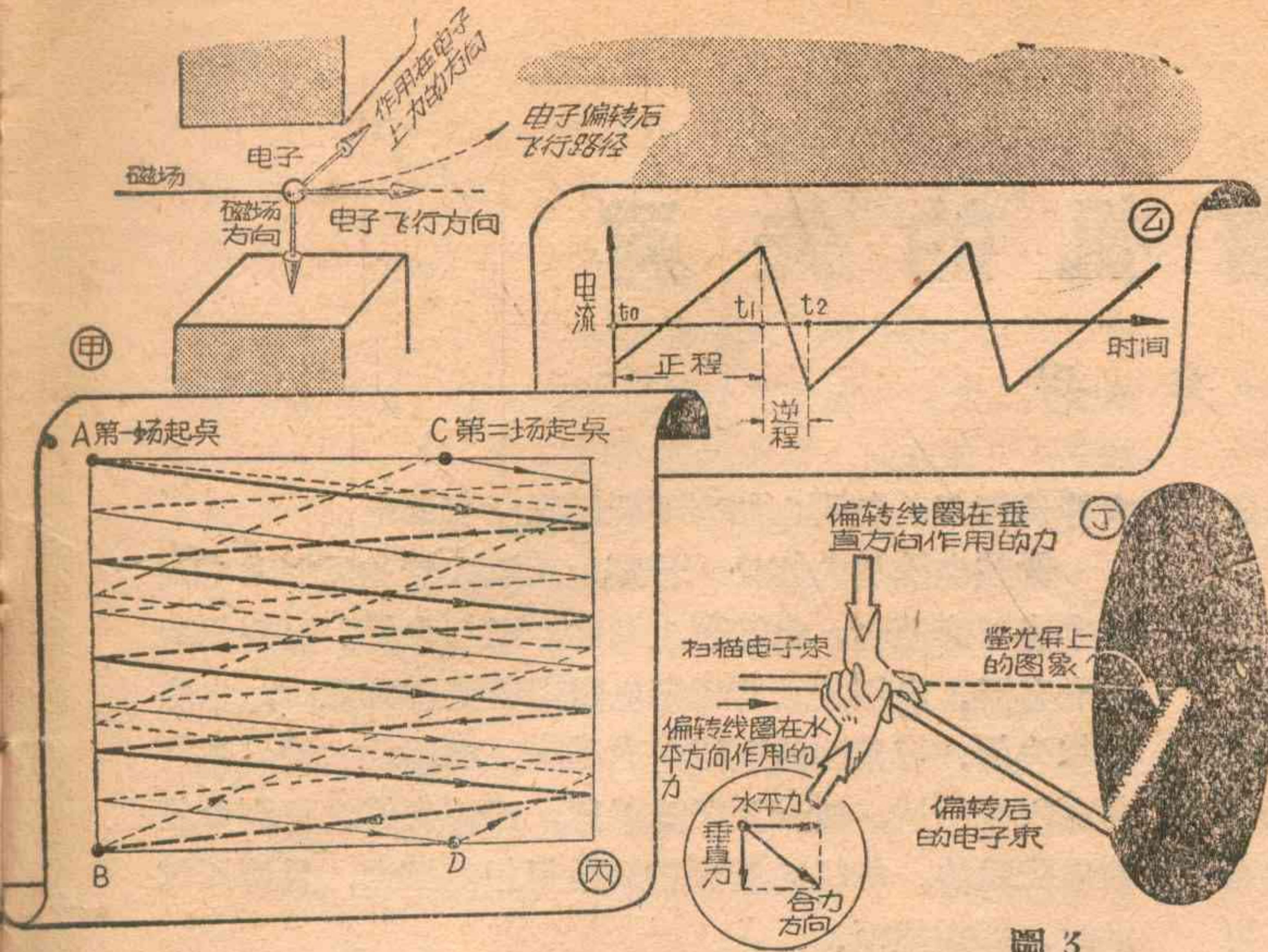


圖 3

攝像机拖着一根 24 芯的电纜，和电视台各个部分联结，这可以看作是电视“視神經”的头一段。此外，还有同步脉冲輸送綫、通話綫、信号灯綫和电源綫。通話綫和信号灯綫是供导演用来指挥摄影师的，它們和同步脉冲輸送綫都是控制“电视眼”的“神經纖維”。电源綫則是輸送“养料”給“电视眼”的“血管”。

控制室內的設備

控制室內所裝设备中，最主要的是同步机（如圖 6）。它是指揮電視系統活動的神經中樞。一座中型电视台內共計約有兩千只电子管，分佈在一百多个机盒里。大部分机盒都需要加以操縱，才能彼此密切配合，正常运行。同步机發出五种形式的同步脉冲，分送到台內各个部分，还通过空間送到接收机里去。根据各个部分的不同情况，有的同步脉冲直接从同步机輸出，有的經過同步脉冲分配放大器再分送出去。

同步机所担负的任务很繁重，所以它里面所装的电子管數量比其它机盒內的都多。同步机裝設了兩部，以便一部出了故障后另一部能立刻代替工作。同步脉冲轉

換器就是用来更换同步机的。

現在讓我們沿着圖像信号的路径，看看放大通路的各个环节（參閱圖 2）。每部攝像机都联到一部中間放大器，这是圖像信号所經過的第一道关口。中間放大器除了將圖像信号放大以及混入消隱脉冲外，当然还有其它一些功用。整个电视广播系統的傳像能力是不够强的，而且还会产生很多畸变和缺陷，中間放大器能够部分地弥补这些缺点。

从中間放大器出来的圖像信号加到視頻信号轉換器上。那里面有机械的倒換裝置——繼电器，按动裝在控制台上的按鈕和扳鍵，可以任意選擇一路电信号輸出給線路放大器和圖像信号發射机，这时接收机屏面就出現这一路攝像机所攝下的形像。当然也可以使兩路电信号混合起来送到線路放大器，使其中一路由弱轉強、另一路从强变弱地过渡，这时显像屏面上便出現兩幅圖面的緩慢替換，同电影里的“漸隱漸現”一般。很多电影上的特技镜头，在大型电视台內已經能用处理电信号的方法来获得。

線路放大器里还需混入一种同步脉冲。混合后的电信号將通過几十米以至几百米長的电纜通到發射机室。

指揮整个演播进程的人是导演，协助他指揮攝像的称圖像調度員。他們除了隔着演播室和导演室之間的玻璃窗觀察实况之外，还得当场了解送出去的圖像信号有没有缺陷。此外，电视台的台長和工程师、配音人員、解說員、以及等候在休息室內的演員等都需要看到电台的播送情况，所以線路放大器要分一路輸出信号給視頻信号分配放大器，再由后者分送圖像信号給很多架監視器。監視器其实就是沒有高頻部分的电视接收机。

每部中間放大器都有一个調節員經常在照看。每个調節員坐在調節員控制台旁，他們面前都裝有監視器和

示波器各一架，根据圖像調度員的指示，監視器屏面上的圖像、和示
(下接第22頁)


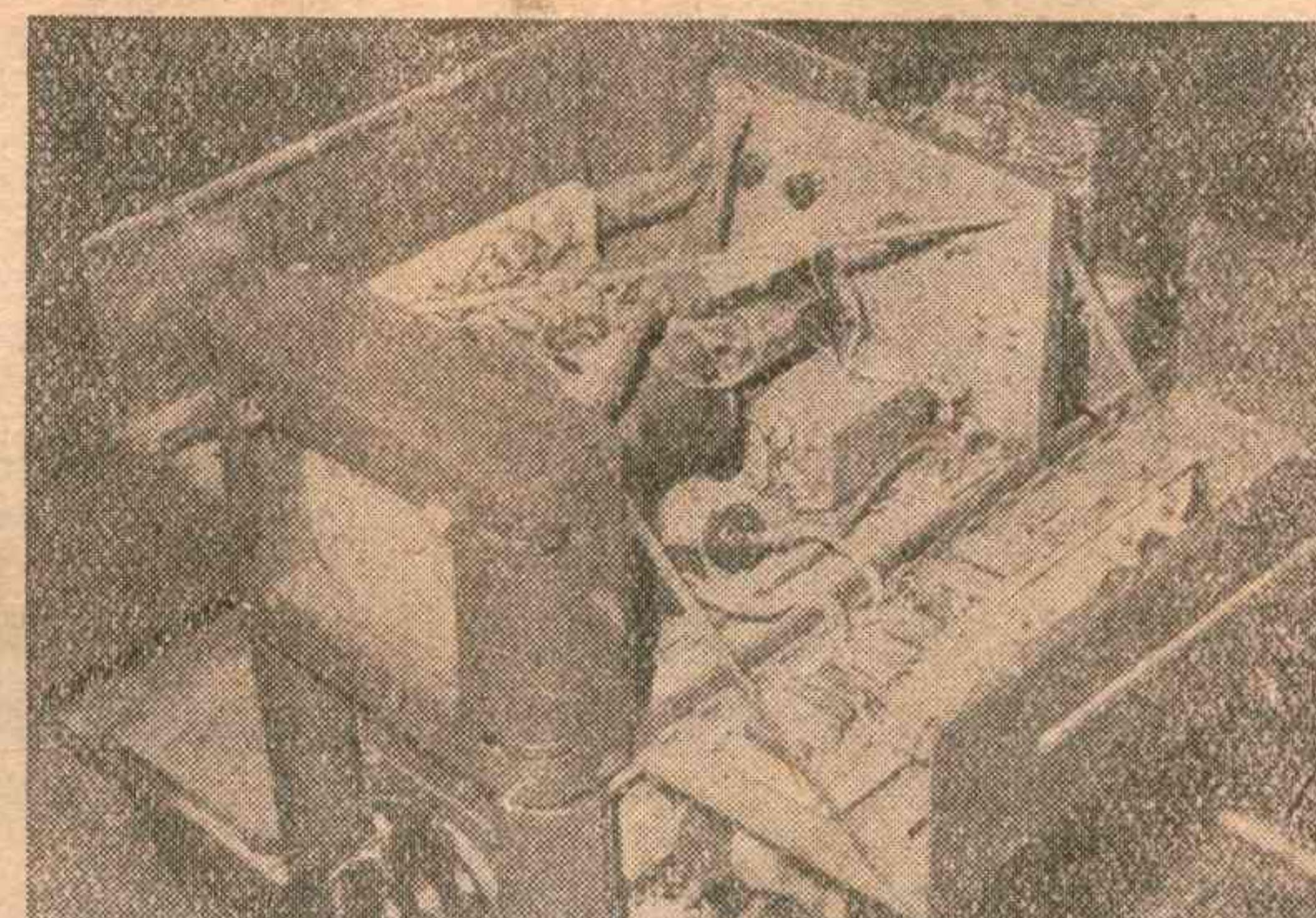


圖 4 (左) 打开机盖的攝象机，上面是預放器。

圖 5 (中) 摄象机里的电子导象器。

圖 6 (右) 同步机。

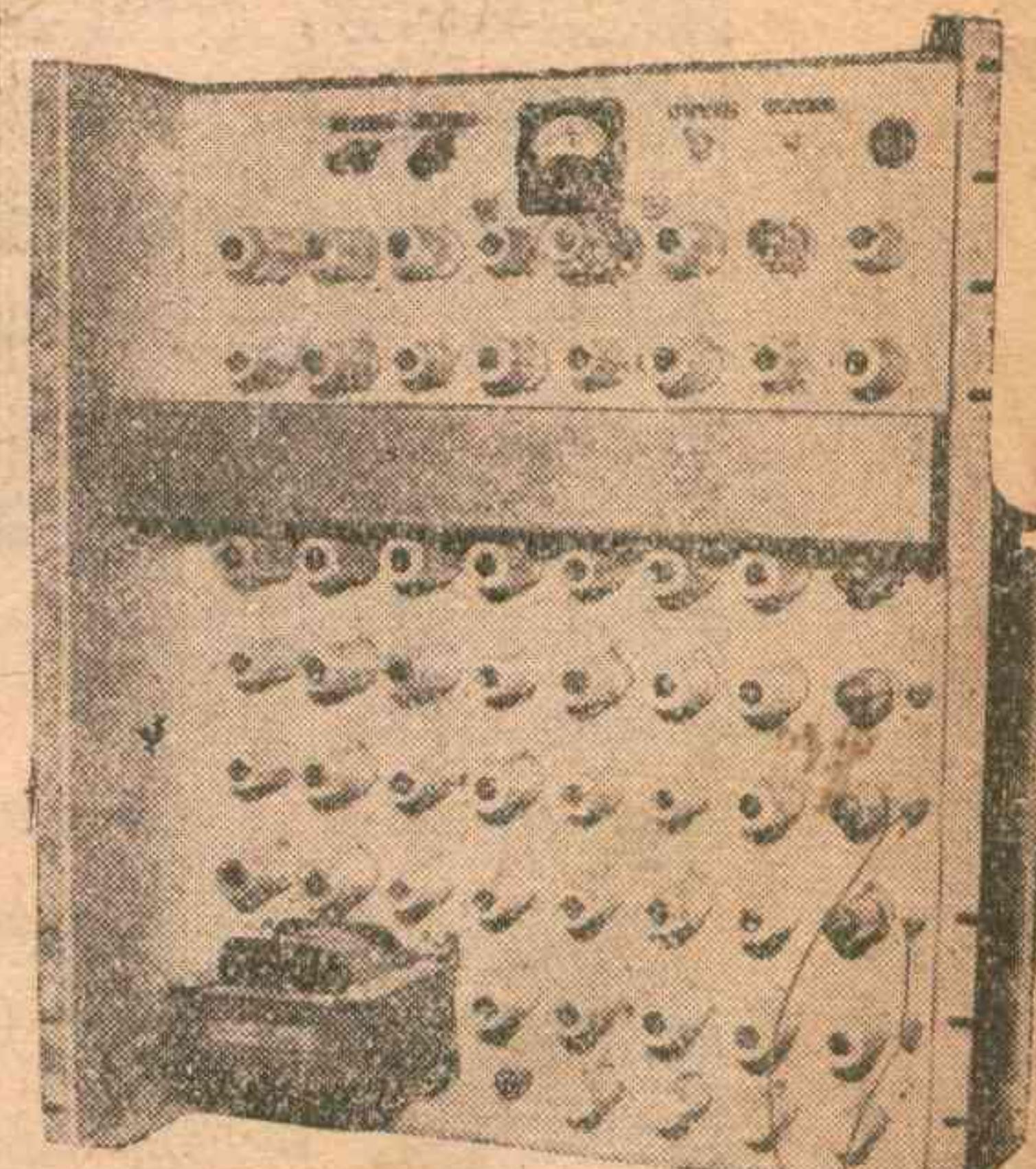

談談收音机的失真

錢寿岩

一部收音机原来工作的很好，忽然發生失真，应检查：

揚声器部分 音圈与铁心發生摩擦会發出“吱吱”的声音，用手指輕輕推動紙盆兩邊，推放几次可以發現。有时支持音圈的彈力片位置变动，以致影响音圈摩擦鐵心。如彈力片是用螺絲釘固定在揚声器上的，可以松开螺絲，校正音圈位置后再行擰緊。如彈力片是用生絲布上膠压制后貼在揚声器上的，脫膠后音圈失去支持，可細心的校正音圈位置后，重新用万能膠貼好。如紙盆破裂但并不严重时，可用膠貼在一起；但不要另外貼上紙去，以免影响音質。有时紙盆变形或破碎严重，只可更換新紙盆。

永磁揚声器使用日久磁力減退，声音隨之失真而音輕；可用鐵器在鐵心上試驗吸力。如已覺磁力不足，必須重新充磁或更換揚声器。励磁揚声器的励磁線圈局部短路后，也会發生失真及音輕，同时交流声也有增加；現象是乙电高压較正常时为高。如測高压不能确定，也可開啟收音机后，用鐵器在揚声器鐵心上試驗吸力；或量励磁圈直流阻力的阻值低于 800 欧时，即有局部短路嫌疑，需檢修励磁線圈。

目前流行的超外差收音机多数用 6V6 作輸出，采用 12.5 公分口徑的揚声器。12.5 公分口徑的揚声器最大負荷功率不过 1.5—2 瓦。而 6V6 作甲类放大时，最大輸出可达 4.5 瓦，远超过揚声器的負荷，只有減低音量才能免除失真。

功率放大部分 功率放大管柵負电阻散热功率太小，日久变值，使放大管工作点移于特性曲綫弯曲部分，會發生失真。可用原設計阻值的电阻与柵負电阻并联一試，更换这根电阻时，功率要用得稍大。柵負电阻的傍路电容器打穿，代丙电阻因短路而引起失真，可將电容器燙开一头，如这时声音恢复正常而音量略小，这电容器就要更换。功率放大管的柵漏电阻变值或开路使柵極失去負压，音量开大时即覺声音滯澀；可用完好电阻并联一試。


功率放大管陈旧后負荷电流減低，使用励磁式揚声器时鐵心磁力隨之低落，不單失真而且音輕；功率放大管陰極与灯絲之間漏电，也使声音失真。都可用同一型号新功率管換上試試。

音頻电压放大管与功率放大管間的交連电容器漏电，使高压进入功率放大管柵極；音量开大时信号电压超过柵負压，声音即失真。如漏电严重，不管音量大小都失真模糊。可用直流电压表 200 伏一档，測量功率放

大管柵極与乙負間；如有讀数就表示有漏电。

音頻电压放大部分 音頻电压放大管的柵極采用紙質电容器交連时，也能發生漏电，引起失真。可換用云母电容器。电压放大管柵漏电阻阻值变得太大时，也能引起失真。可用同值电阻并联試驗。电压放大管屏極負荷电阻变值后，使屏压严重低落，声音失真。可測量負荷电阻阻值，如阻值較原設計数目相差过大，且屏压过低时，即需換新。

檢波及自動音量控制部分 檢波管失效后声音失真，甚或不能檢波，只可換用新管。

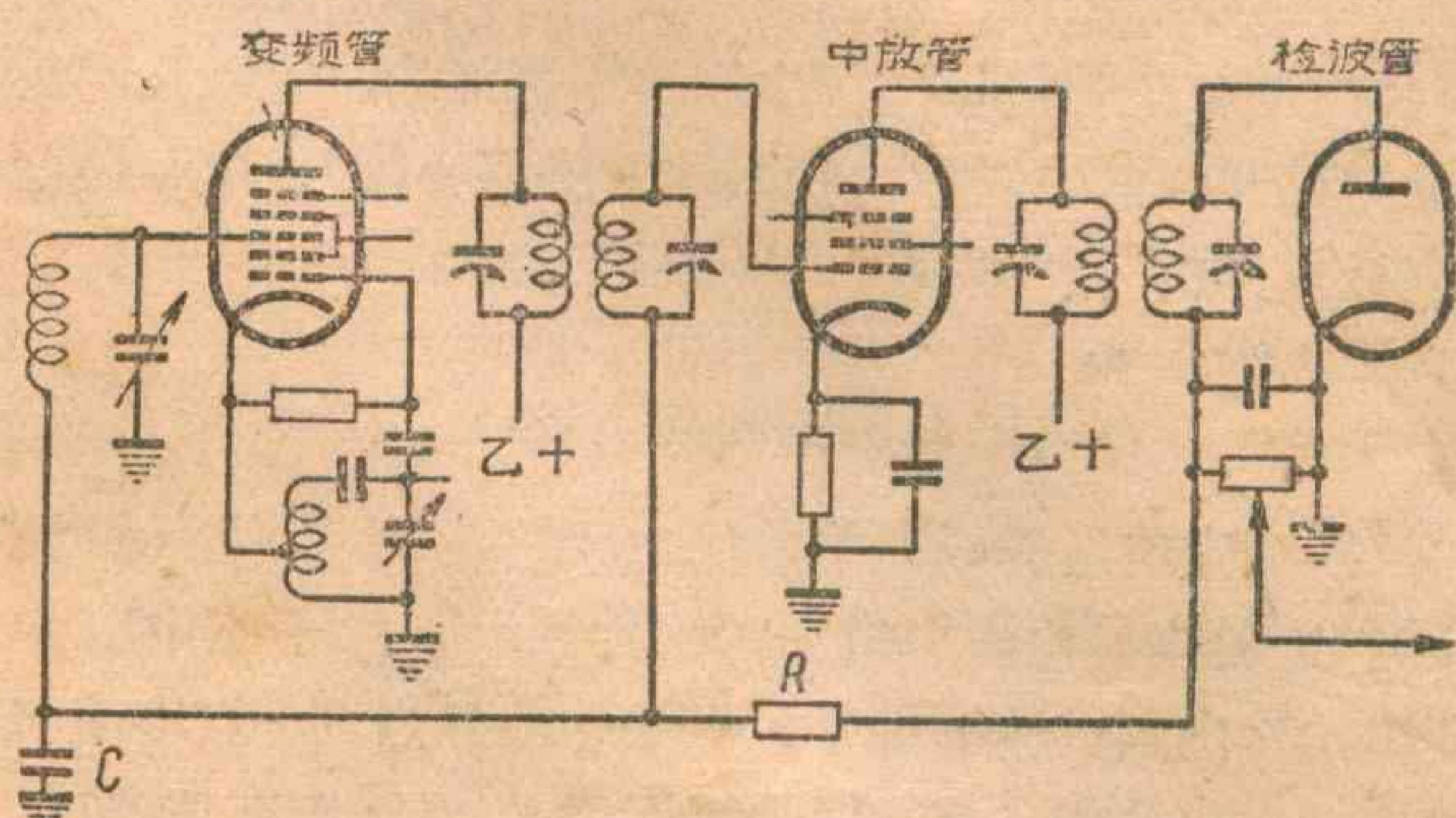

自動音量控制濾波电阻（圖中 R）开路，使變頻和中頻放大管柵極开路，收音机声音模糊难听；可把圖中 C 短路，如聲音变好，R 就需要換新。有时 R 完好，而 C 漏电，收听比較强大的电台信号时 即容易 过荷失真。用完好的同容量的电容器換上試試就可解决。

一部新按裝的收音机未經調整而發生失真时，如確定所用另件良好，那么原因可能是：

1. 功率放大管的負荷阻抗与輸出变压器初級綫圈不相匹配。輸出变压器初級綫圈阻抗过大时，声音發悶；过小則尖叫刺耳。可掉換輸出变压器。

2. 檢波部分高頻傍路电容器、电压放大管和功率放大管屏極傍路电容器的电容量太小时，声音尖銳刺耳；太大又覺声音悶塞沉厚。要用不同容量的电容器分別試驗，选用适合自己听覺的。

3. 中頻变压器調諧过于尖銳，也会使声音失真。尤其在兩級中頻放大的收音机中，最易产生这种現象。必須重新調整中頻变压器，使調幅的邊頻帶能够完全通过中頻变压器，声音才能动听。

当收音机选择电台时，可变調諧电容器必須对准电台的频率；才能音質良好。否则也能削去邊頻帶或把临近电台頻帶夾入，声音也会失真。

二極管檢波的失真

超外差式收音机里普遍采用的二極管檢波，由于这部分电路簡單，往往被誤認為無关重要。事实上，檢波器元件应用不当，会引起严重的失真。通常对于一个檢波器的設計，为了減少失真，是根据下面兩個要求进行的：1、檢波器輸入电压不小于 10 伏；2、沒有显著的交流并联現象。对于第一个要求很容易滿足，因为超外差式收音机在接收本地电台时，輸入到檢波級的电压一般可达 10—20 伏；对于第 2 个要求就較困难。本文仅就交流并联現象的产生和避免加以說明。


交流并联現象的产生是由于受到：1、电压放大管的柵極电阻；2、自动音量控制系统和 3、調諧指示管的影响。事实上，要完全消除交流并联的影响是不可能的，我們能做的仅仅是尽量減少这种影响。

电压放大管柵極电阻的影响

圖 1 是一个最常見的二極管檢波电路，它的直流負荷是 R_1 和 R_2 的串联值。但是对音频电压而言，电压放大管的柵極电阻 R_3 是和 R_2 并联着的，因为 C_3 的容抗在音频时可忽略不計。当 R_2 （音量控制电位器）向上轉到最大值时， R_3 的并联作用最为显著。現在讓我們看一下交流并联是怎样产生失真的。圖 2 中的横座标是檢波电压的直流分量 U_{dc} ，縱座标是檢波电流的直流分量 I_{dc} ， U_m 是輸入信号电压的振幅。从圖中可以看出，当無 R_3 并联影响时，檢波电压 1 的波形和輸入电压相同；当有 R_3 并联影响时，檢波器的負荷就是 R_1 加上 R_2 和 R_3 的并联值，負荷电阻減少。于是檢波电压的波形就像圖 2 中的 2 那样頂部被削平了，产生严重的失真。这种失真被称为“截断波幅畸变”。

按照理論計算，当 $R_{AC} = (0.8-0.9) R_{DC}$ 时可無截断波幅畸变，式中 R_{AC} 是交流負荷电阻，即圖 1 中 R_1 加 R_2 和 R_3 的并联值； R_{DC} 是直流負荷电阻，即 R_1 加 R_2 之和。通常 R_1 为 50 千欧， R_2 为 500 千欧， R_3 不大于 1 兆欧，因此 R_2 轉到接近最大值时， R_3 的并联作用显著，失真严重。

減少柵極电阻的影响，有下面兩种方法：

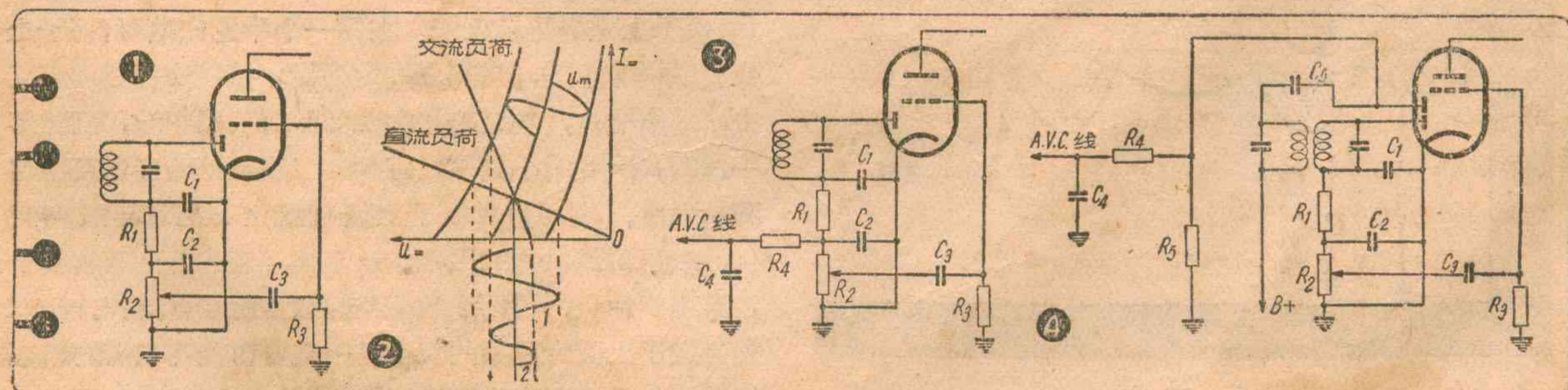

1. 采用高放大系数的电子管应用柵漏偏压， R_3 可用到 10 兆欧，于是 R_3 的并联作用就相对地減小了。

2. 將低頻放大部分的放大倍数設計得高一些，这样可使 R_2 轉在較小的位置而減少并联的影响。当 R_2 轉到最大位置的 $\frac{1}{2}$ 处，这种失真是可以忽略的。

自動音量控制系統的影响

圖 3 是一个最簡單的自動音量控制电路，較圖 1 的电路多了一个 R_4 和 C_4 。由于 C_4 的容量很大，对音频的容抗很小可以忽略，于是在音频时和 R_2 并联的不仅是 R_3 还有 R_4 ，而且 R_2 不論轉到何处， R_4 的并联作用始終很显著，它对失真的影响較 R_3 的影响更大。測試證明，当 R_2 为 500 千欧， R_4 为 1 兆欧时，輸入电压在音频 400 週 100% 調幅时，失真达 23%，这个数值还只是 R_4 單独的影响，若把 R_3 的影响考慮进去，失真更大。由此可見，檢波器的失真問題是不容忽視的。

在应用双二極管作檢波时，可將一个兩極管作檢波，另一个二極管作自動音量控制电压整流，將这一个二極管的屏極接到中頻变压器的初級如圖 4，这样的接法可使自動音量控制系統的元件不对 R_2 發生并联作用，从而減少失真。当然 R_4 和 R_5 还会从初級反射到次級，但这个影响很小，可以忽略。不过注意，这样接时 C_5 的絕緣必須良好，否则有损坏电子管之虞。圖 4 的电路和一般延迟式自動音量控制电路相仿，不过延迟电压为零。

調諧指示管的影响

在电路里接入調諧指示管（电眼），也将产生交流并联現象使失真增大。如果“电眼”管的柵極接在 R_1 的上端，必须串联一个 2 兆欧的电阻，以減少失真，或者将柵極接在 R_4 的自動音量控制負压上。但要注意，采用延迟式自動音量控制时，就不能这样接法，因为当輸入信号电压小于延迟电压时，沒有自動音量控制負压，电眼不發生作用。

（穆千折編寫）

超声波应用的实验

張鼎昌

最近我做了一架超声波换能器，并作了一些简单的超声波应用試驗，覺得很有趣。現在把它寫在下面，以供大家参考。

超声波换能器实际上由一部超声波振盪器和一个

格，制作不当或不够細仔，会使振子振动时的振幅过小或不起振动，可以說它是整个机件制作成敗的关键。下面就这方面加以說明。

要加強振子的磁場

如果仅仅用一个線圈和鎳棒或鎳片做成振子，这样在共振时，它的振幅是不大的。因为一个交变（振盪）电流 I 在一个長度为 a 的振子上产生励磁时，它的磁場方向和大小是依交变电流作相应的变化的。鎳有負的磁伸縮效应，即它在逐漸加強的磁場內，它的長度会愈形縮短，并且和所加磁場的極性無关。显然这时振子在交变电流的每一个半週便縮短一次，等于依振盪器頻率的倍頻振动，振幅不大（圖2）。

为了得到較大的振幅，一定要在振子上加一个方向不变的固定磁場，使振子磁場只能作單向強弱的变化。

当振子加上一个方向不变而强度和交变磁場振幅相等的固定磁場后，振子上磁場的变化便如虛線曲綫（圖3）所示。在第一週开始的 $\frac{1}{4}$ 週时，振子上固定磁場和交变磁場同向相加，振子上磁場达最大值；在第一个半週完成时，振子上交变磁場等于零，只剩下固定磁場；接着交变磁場向反方向逐漸增加，固定磁場和交变磁場反向相減，到达第一週的 $\frac{3}{4}$ 週时減小到零；直到第二週开始的 $\frac{1}{4}$ 週又增加到最大值。所以这时振子上磁場变化只有單向強弱变化，振子得到最大的振幅。这里要注意的是：不讓振子达到磁飽和点，否则它的磁伸縮效應將显著減弱。所以加到振子上固定磁場的大小，一定要和交变磁場的振幅相等，并且当和交变磁場極性相同时，不超过振子的磁

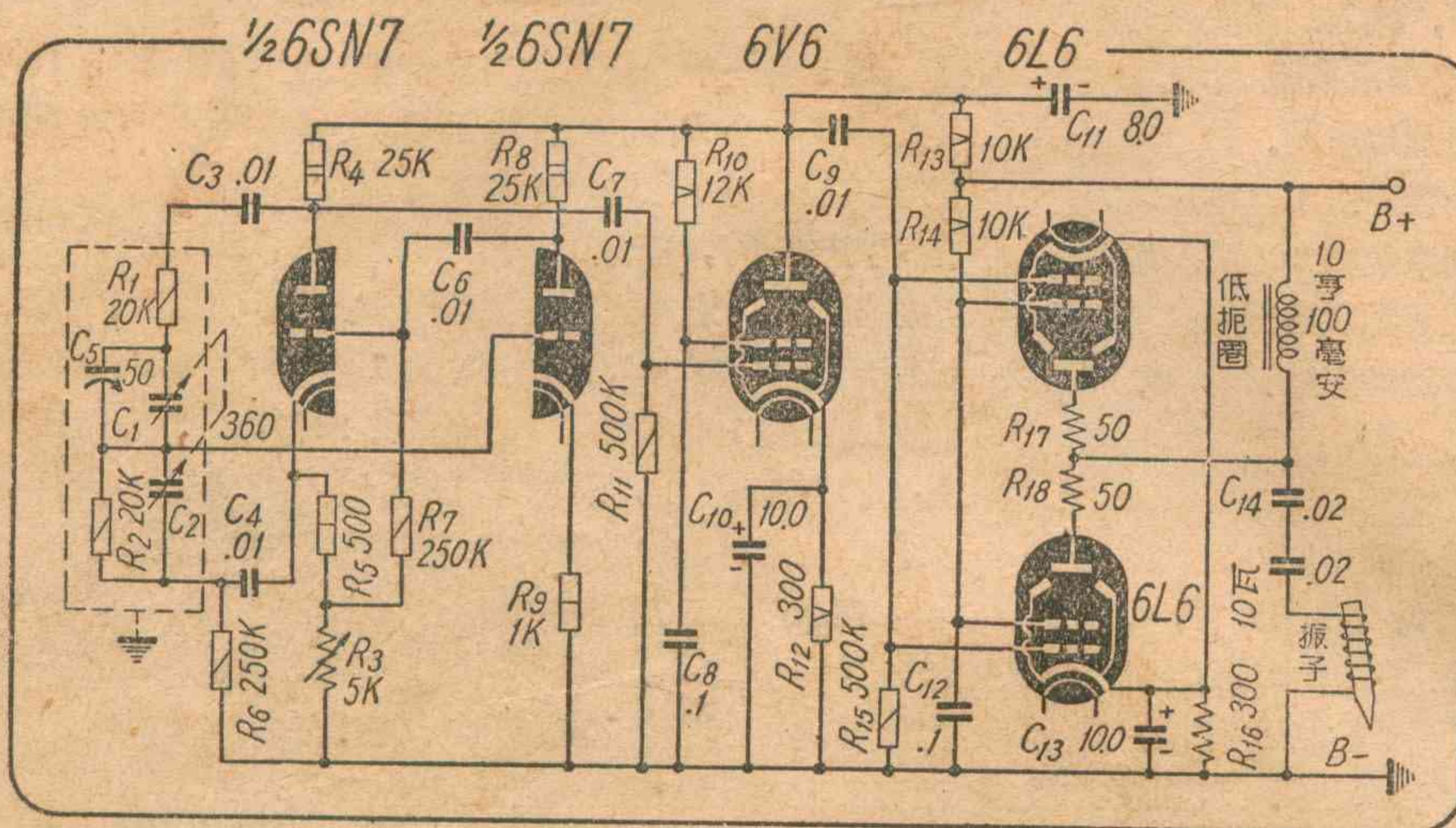


圖 1

“振子”所組成。当振子線圈（圖1）里放入各种長度不同的磁性材料，像鎳棒或鎳片后，只要它們的自然頻率和振盪器产生的振頻取得一致，就可得到共振，使它們随着振盪频率伸縮振动，把电振动变换为机械振动。

制作超声頻換能器的關鍵

这部机器用 6 SN 7 作阻容振盪器，6 V 6 作第一級放大，兩只 6 L 6 并联作第二級放大，目的是想使輸出功率較大。調节电位器 R_3 可以得到振盪最好的一点，調节双連电容器 C_1, C_2 可使振盪頻率在 15000—100000 週內变动，以配合振子的自然頻率。这部分的机件制作容易，也沒有什么特点。但振子部分由于要求比較严

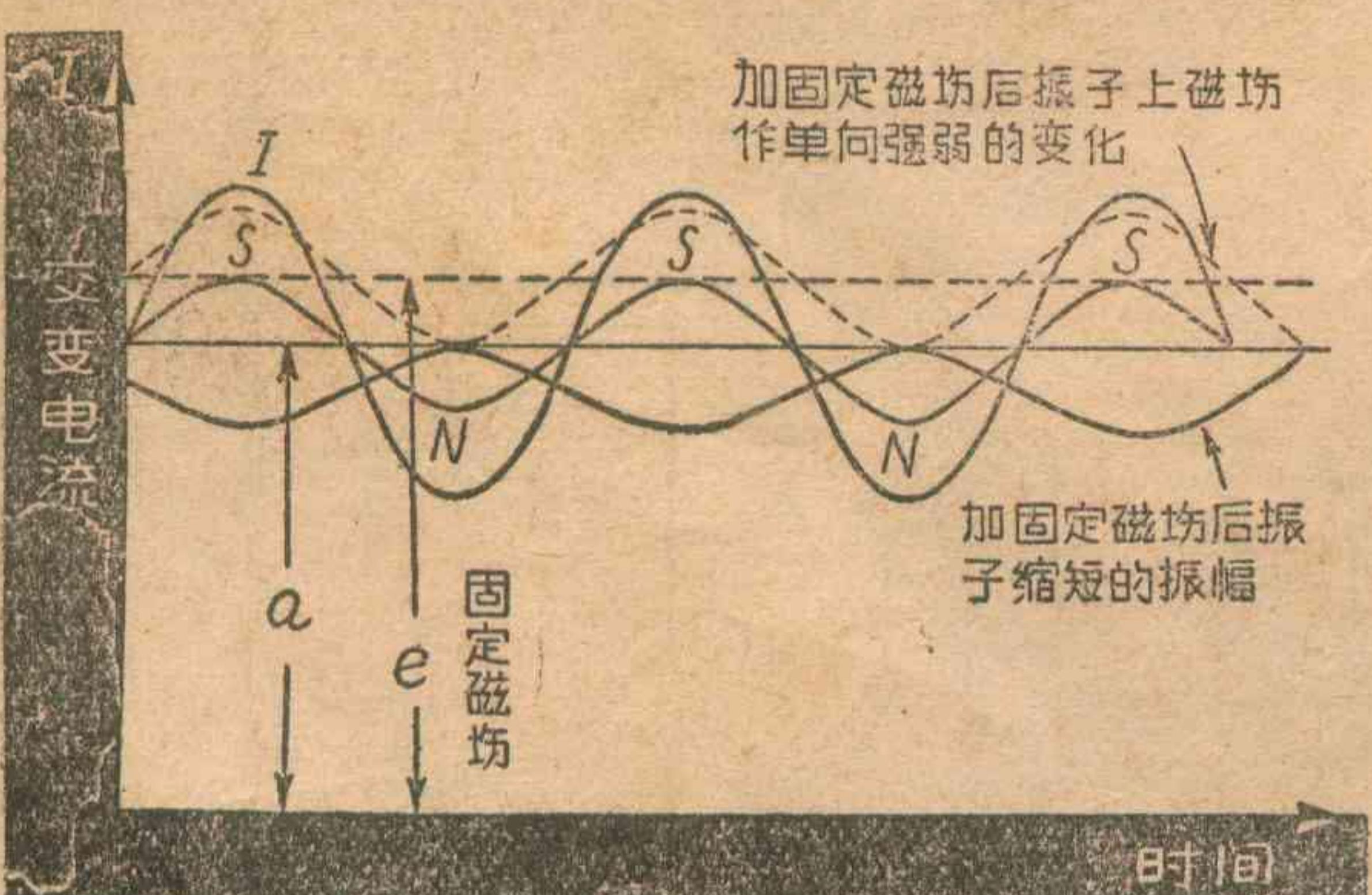


圖 3

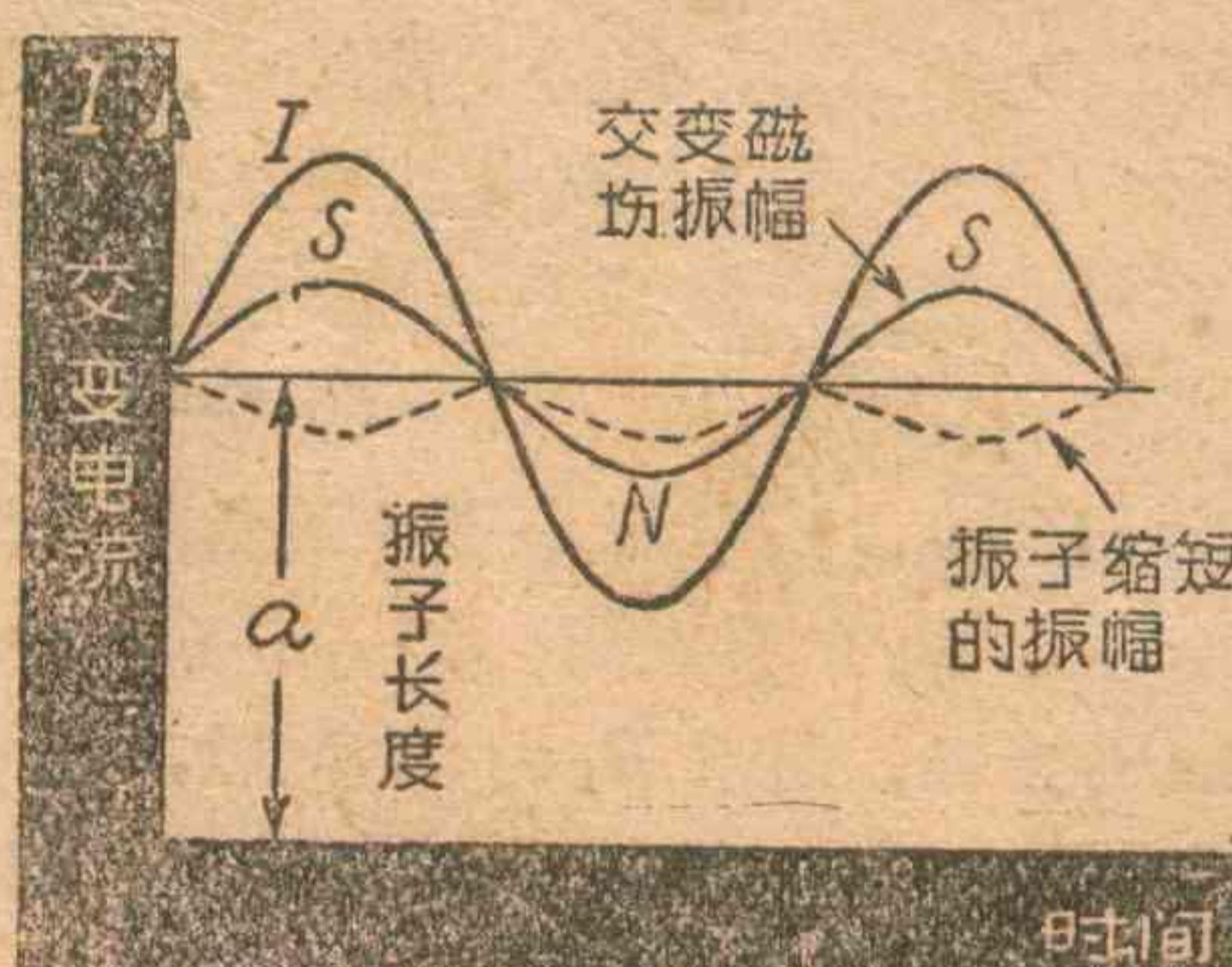


圖 2

加，振子上磁場达最大值；在第一个半週完成时，振子上交变磁場等于零，只剩下固定磁場；接着交变磁場向反方向逐漸增加，固定磁場和交变磁場反向相減，到达第一週的 $\frac{3}{4}$ 週时減小到零；直到第二週开始的 $\frac{1}{4}$ 週又增加到最大值。所以这时振子上磁場变化只有單向強弱变化，振子得到最大的振幅。这里要注意的是：不讓振子达到磁飽和点，否则它的磁伸縮效應將显著減弱。所以加到振子上固定磁場的大小，一定要和交变磁場的振幅相等，并且当和交变磁場極性相同时，不超过振子的磁

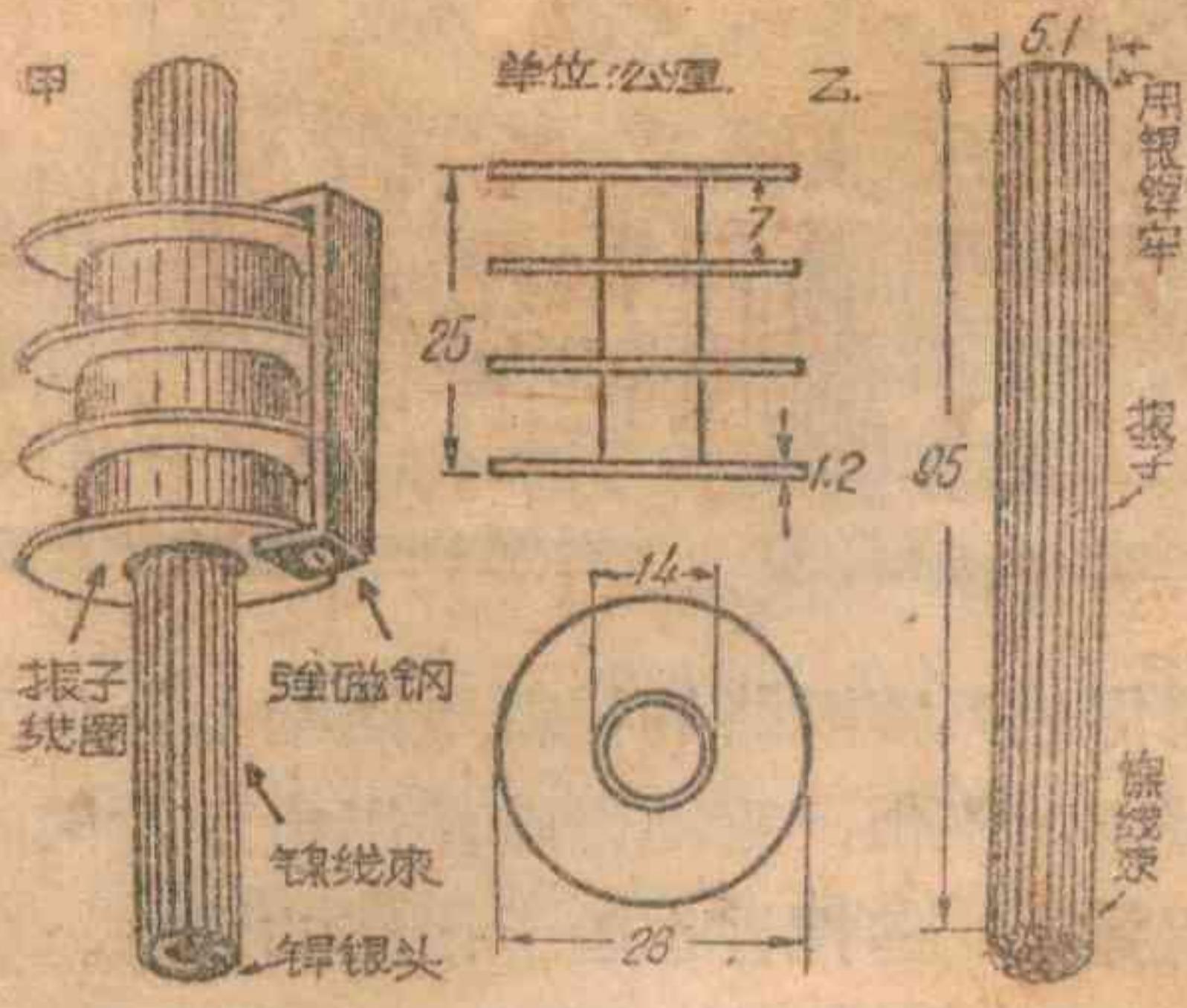


圖 4

得到大小适当的固定磁场。

振子和振子线圈的制作

振子和振子线圈的制法见图4。由于镍棒难找，振子是用直径1.25公厘长95公厘的镍线做成，它的自然频率约在20000週左右，用20根同样直径和长度的镍线併成一束，一端用银锯锯牢。锯时要注意只能锯着镍线的表面，绝不能使银渗入镍束的里面，并且也不能使银层锯得太厚，否则要影响振子的振幅和自然频率的。镍线併成一束后，它的自然频率仍决定于每根镍线的自然频率，所以镍线要拉得平直，长度和直径也必须完全一致，才能使振子共振时，每一根镍线都起到共振，发挥最大效率。如果能找到合适的镍棒、镍片或镍管等来做振子，这部分的工作也就很简单了。

振子线圈是用中规0.28号（相当于32号）漆包线在14公厘直径的胶管上分三层绕制，共1200圈。绕好后用绝缘漆浸透烘干。

由于振子在共振时每一根镍线都起共振作用，所以不能过紧地插入线圈管中。图4乙中线圈管的内径比振子的直径略大，可用一条15公厘宽的软纸条卷在振子的中央，再把它插进线圈管，使振子在管中稍微用力时就可抽动。

实验情况

振子和振子线圈做好后，加上固定磁场，我们便可以做不少有趣的实验。当振荡器调节到使振子产生共振时，可以听到一种轻微的嘶嘶声，这时如果把手指触及振子的任一端，使会感到一种特殊的滑腻感。如果把一滴水滴到振子银锯的一端，水滴会很快的变成细雾喷散掉；如果把一个坏电灯泡，拆去里面的钨丝架，放进一些细玻璃屑（不能太多），把灯泡轻轻的放在振子的一

饱和点。

振子上所加的固定磁场，可照图4甲在线圈管上加装一块强磁铁的方法取得。调整磁铁和振子间的距离，可

端，灯泡内的玻璃屑便会像喷泉一样的跳跃起来。利用这一现象，可大致估计振子振幅的大小，来调整固定磁场强度和振荡器输出功率。用这种方法来观察振子的振动很灵敏，即使振幅很小，也可看到玻璃屑轻微的跳动。

锯铝

超声频锯铝设备的装置比较复杂，但我们用上面的简单装置，也可以有效的锯接小件的铝件。如果铝片厚度在0.4公厘以下，可用图5的方法来锯。先把铝片轻放在振子上，在锯接处放上些锡，再用烙铁加热使锡熔化，锡便和铝片锯合；如果慢慢的使铝片在振子和烙铁间移动，可以使整个铝片都镀上一层锡。在锯较厚的铝件时，可用酒精灯在锯件下面加热，使放在锯接处的锡熔化，然后把振子的一端在熔锡处轻轻磨擦，同样可以使铝件锯合。锯锡一定要用纯锡或含锌10%的锡锌合金。

鑽洞 在振子的一端锯上一根金属锥体（如图6），还可以做一些在玻璃上钻洞的实验。加锯的金属锥体，它的自然频率要和振子的自然频率一样，才能使锥体产生共振，使振子的全部能量都集中到锥体的尖端。锥体材料可用直径和振子相仿的圆铜梗，比振子略长。锥体要做得准确，它的尖端要恰在铜梗的圆心上，锥面也要求非常平直。锥体做好后用电锯锯在振子的一端，锯时要注意锥体和振子都在同一直线上。测定锥体的共振点时，可先测定振子在未锯锥体时的振动频率。例如振子振幅最大时 C_1 、 C_2 刻度盘的读数为20，加锯锥体后，振幅减小，共振点偏移到频率较低处（即 C_1 、 C_2 要旋进，刻度盘读数加大），说明锥体长了，要用锉刀锉短一些，这样一点点试验直到共振点和振子未锯锥体时一样（ C_1 、 C_2 的读数仍为20）为止。如果锯上锥体后共振点偏移到较高处，说明锥体短了，只有拆下来重做（试验时锥体和振子可用锡锯）。如果

（下接第32页）

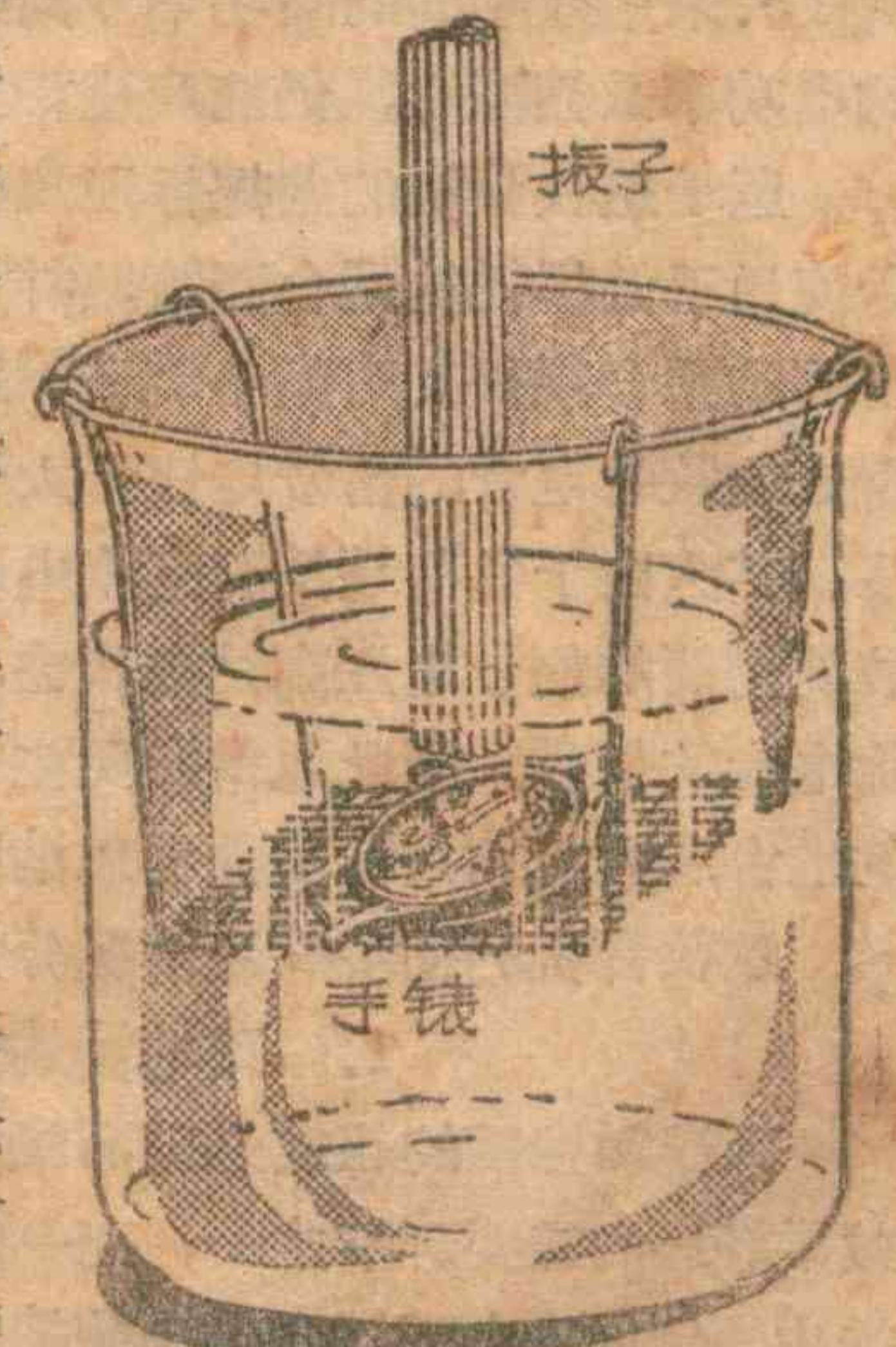
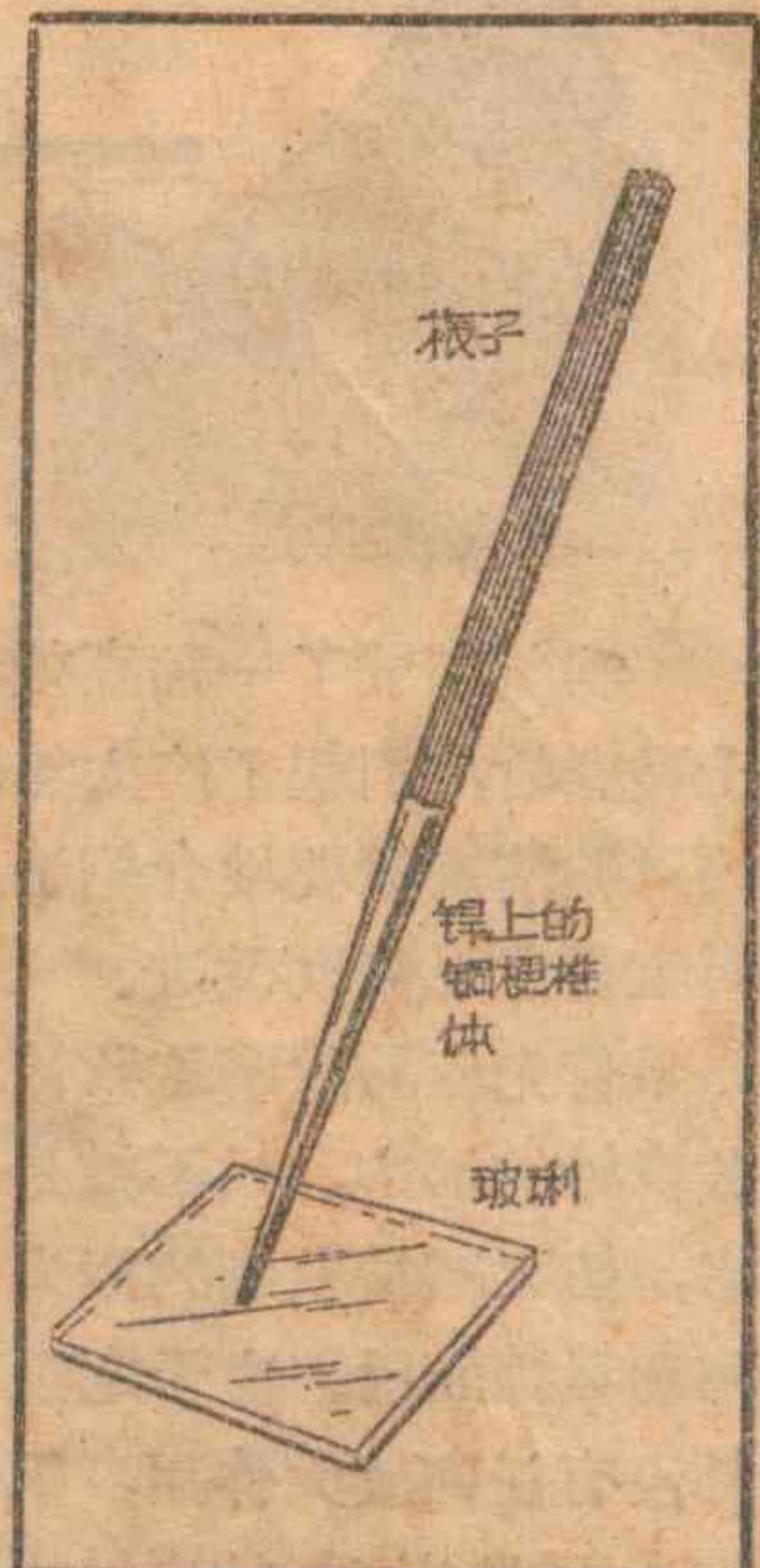


圖 7

高效率矿石收音机的試制

陳完文

我試制成了一种高效率矿石机，当这个消息在報紙上發表后，引起了广大無綫电爱好者们的兴趣，現將原始的試驗情况摘要地介紹于后，供爱好者的参考，并希提出宝贵意見帮助改进。

首先應該說明这收音机的效果所以較好，并沒有什么奇妙的地方，只不过是从能量損耗觀点上作了一些考慮，使天綫接收到的極为微弱的高頻電能加以較好地利用和發揮而已。由于它沒有其它的任何能量来源，所以并沒有任何放大作用，仅仅是依靠提高本身效率的办法，使喇叭發出的音量达到滿意地便于欣賞的程度。这里提高效率的措施是：

1. 天地綫的安裝比較合理，使这一系統的損耗電阻降低，从而提高了天綫綫圈的端电压。

2. 天綫回路和檢波負荷回路对調諧回路有較好的阻抗匹配，有利于最大功率的傳輸。

3. 回路中采用高 Q 值（品質因數）的元件，使回路中的能量損耗減小。

4. 檢波器采用質量較好的矿石，正向電阻值約 200 欧左右，逆向電阻最好状态可达 0.4 兆歐（特性和晶体管相似），使檢波器本身的能量損耗大为減小。

5. 采用效率高的高功率号筒喇叭，因此輸入到喇叭的電功率虽極微小，仍能产生相当大的音量。

至于这收音机的选择性所以較好的原因，第一是由于使用了低損耗的耦合回路，并且次級綫圈和天地綫圈之間的耦合很松又有兩個調諧，这样便可使輸入到檢波器去的收听电台的信号电压远大于干扰电台的信号电压。其次由于負荷端接有直流電阻很高的低頻扼流圈，能使需要的信号电压高达数伏之多，其偏压足以截止干扰电台的信号。因此通常出現在一般矿石机里频率靠近的电台所發生的夾音現象得以消除。

这收音机的初步試驗情况分为以下八部分來說明：

1. 天地綫的安裝

天綫和地綫的組成是矿石机能量的發源地，是收音效果好坏的重要环节之一，而一般則对此馬虎的多注意的少。例如許多天綫兩端未裝絕緣子，導綫用很細的鍍鋅鐵綫（鉛絲），引入綫隨意彎折并接触建筑物。地綫則用細鉛絲往地下一插或埋得不深，也不用接地電極等

等。这一切都將促成天綫回路的損耗電阻增加，使天綫綫圈的端电压減小，不但严重地影响输出电压，同时由于电路中的电阻过大，选择性也趋于很坏的状态。

本机因限于环境，天綫安裝情況如下：型式是 Γ 式，水平部分長約 26 公尺，兩端用 75 公厘長玻璃絕緣子懸起，距地面高約 10 公尺（讀者試驗时不妨再加長加高，效果更好）。天綫下面大部分是树木和建筑物，水平部分和树、建筑物的最近距离約 4 公尺。天綫是用 0.25

公厘的廢漆包綫（从燒坏的变压器里拆出的）49 股絞成。天綫引入綫用瓷質高脚絕緣子支起，尽量使和建筑物远离，引入途中沒有彎折。引入綫的末端裝有天地綫閘刀，以防夏季雷击的危險。閘刀引入地下的接綫也很直，为的是有利于雷电冲击电流的通路。


这里必須說明，矿石机的地綫非常重要，因为它不但和收音有关，更重要的是在沒有高大建筑物（帶有避雷針）的农村，高大的天綫很易遭到雷击。地綫如果裝得不好，就不易保証雷击时的安全，这一点希农村的爱好者特別注意。

地綫的好坏决定于地綫接地電阻的大小，接地電阻愈小，效果愈好。

地綫的接地電極固然用專用的碳質電極（交電公司有售）較好，但价格太貴，可用其它代用品，例如廢大圓电池（6 号电池）的炭棒、廢牙膏的鉛管、廢電纜皮以及其它比較不易腐蝕的金屬板或管。其中以前兩种較好，不致于日久腐蝕而增加接地電阻。用电池炭棒和牙膏管应注意，由于每个面积太小，必須用多个并联使用，才能有足够的接地面积。

地綫埋設时除采用增加接地的面积，加入碎木炭，埋得深来減小接地電阻外，如能沿着天綫投影，每隔一定距离埋入一组，再將几組并联在一起引入使用，效果更好。

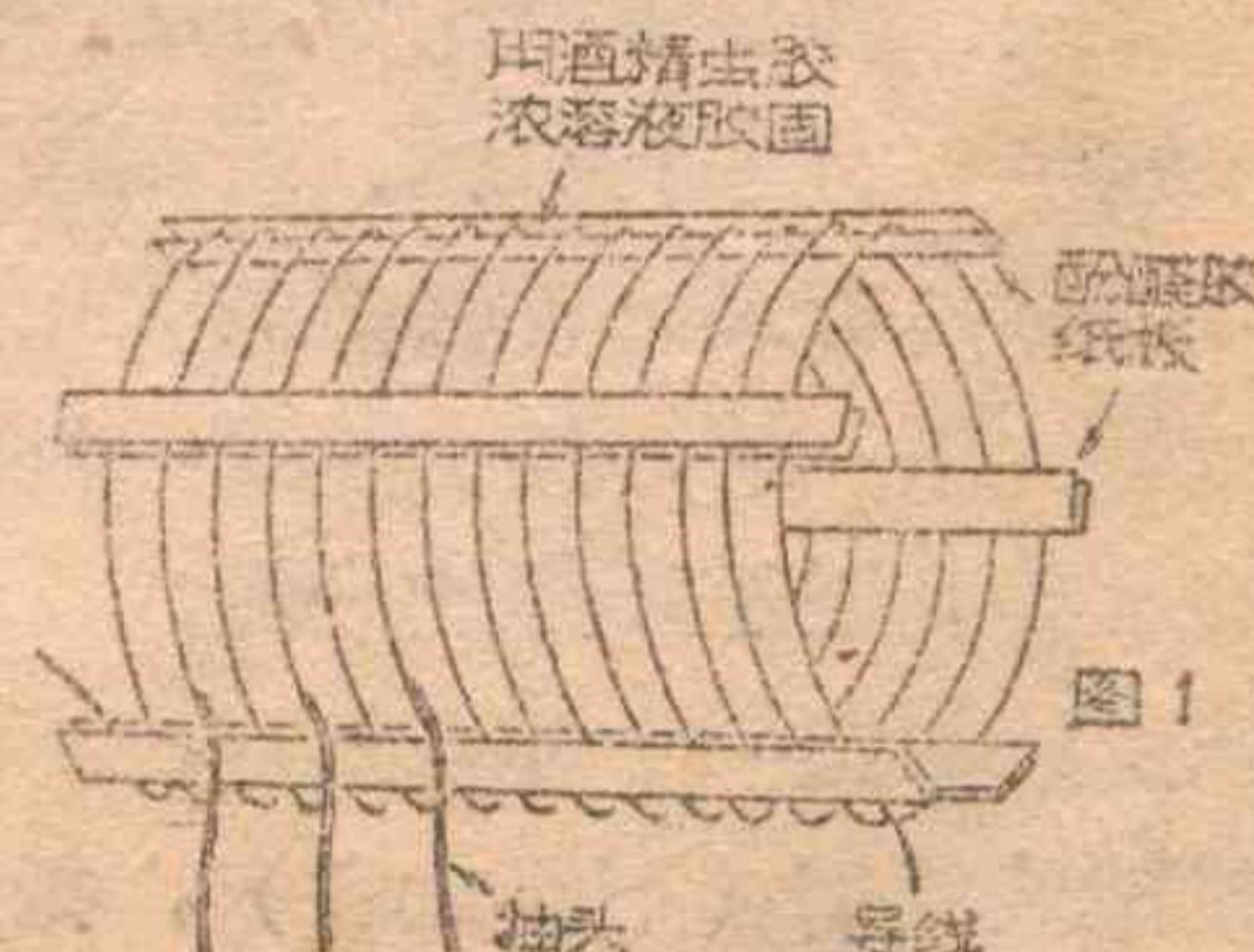目前我所用的地綫共埋了 6 组，其中接地電極有电池炭棒、牙膏管、粗銅綫等，总面积約 0.4 平方公尺，埋入的深度



無綫電

自1—2公尺不等。接地电阻在去年夏季新埋时只有2欧，现在已增大到5欧左右。这里应当说明一点，利用自来水管、暖气管、电灯线的地线来代替埋设的地线。效果都不太好，希望在都市的爱好者注意。其次在钢骨建筑物附近装设天线，效果也很坏。

2. 线圈的绕制

要使回路中的能量损耗减小，除天地线应该安装得合理外，回路中元件的损耗当然也不可忽视，因此高Q值的线圈和电容器便成为这架收音机必不可少的元件了。

一般矿石机用的线圈，Q值都不是很高的，纸管式的较好，也仅约100左右，小型的美通338-A和338-B则更小，只有40左右。因此成品线圈不太合用，必须设法自绕，以减小线圈的介质损耗和导体的损耗，我自制的线圈损耗很小，在频率为1500千周时，Q值有545之多（用RFT161型Q表），比一般线圈的效果要好。


这是一种单层间绕的圆柱形线圈（图1），共需两个（ L_1 和 L_2 ），但抽头不同。线圈是装在酚醛胶纸条组成的线圈架上每个绕60圈，线圈直径是100公厘，导线是0.8公厘直径的软铜裸线，绕制顺序如下。

线圈的绕制 先找一个直径近似100公厘的圆柱形物体做线圈的胎，在该物体外面撒上滑石粉（为了脱胎容易）并卷上两层牛皮纸。再将预先剪好的宽10公厘，长130公厘，厚0.5公厘的酚醛胶纸板5条，用六七个捆扎用的橡皮圈均匀地把它捆牢在圆胎的周围，作为线圈支架的一半（图2）。

为了线圈绕完后容易脱胎起见，可在上面5条胶纸板中间的任意地方再插入一条，等脱胎时将这条抽出，使中间比较松动，圆胎自易取出，否则便很困难。当线圈支架胶纸条捆紧以后便可开始绕线。为了得到间绕，

绕线时必须另用一根导线和线圈的导线一起并绕，见图2，待绕完后再将这根作为间隔用的导线松脱取去，即得完整均匀的间绕线圈。但须注意，这时导线和线圈架间尚未进行胶固，极易松动变位，所以必须很仔细地使间隔导线缓缓松脱，否则极易影响原有的均匀间隔度。当间隔用的导线取下后，在原来5条胶纸条的外面再加5条，并用橡皮圈捆紧。目的是使两片胶纸条分里外两面把线圈的导线夹紧，使它不致松脱。然后用酒精虫胶（俗称漆片，颜料店有售）的浓溶液将导线和支架胶固，等它们确实牢固后，再将刚才多加的一片胶纸条用力抽出，这时再将线圈从胎上取下。

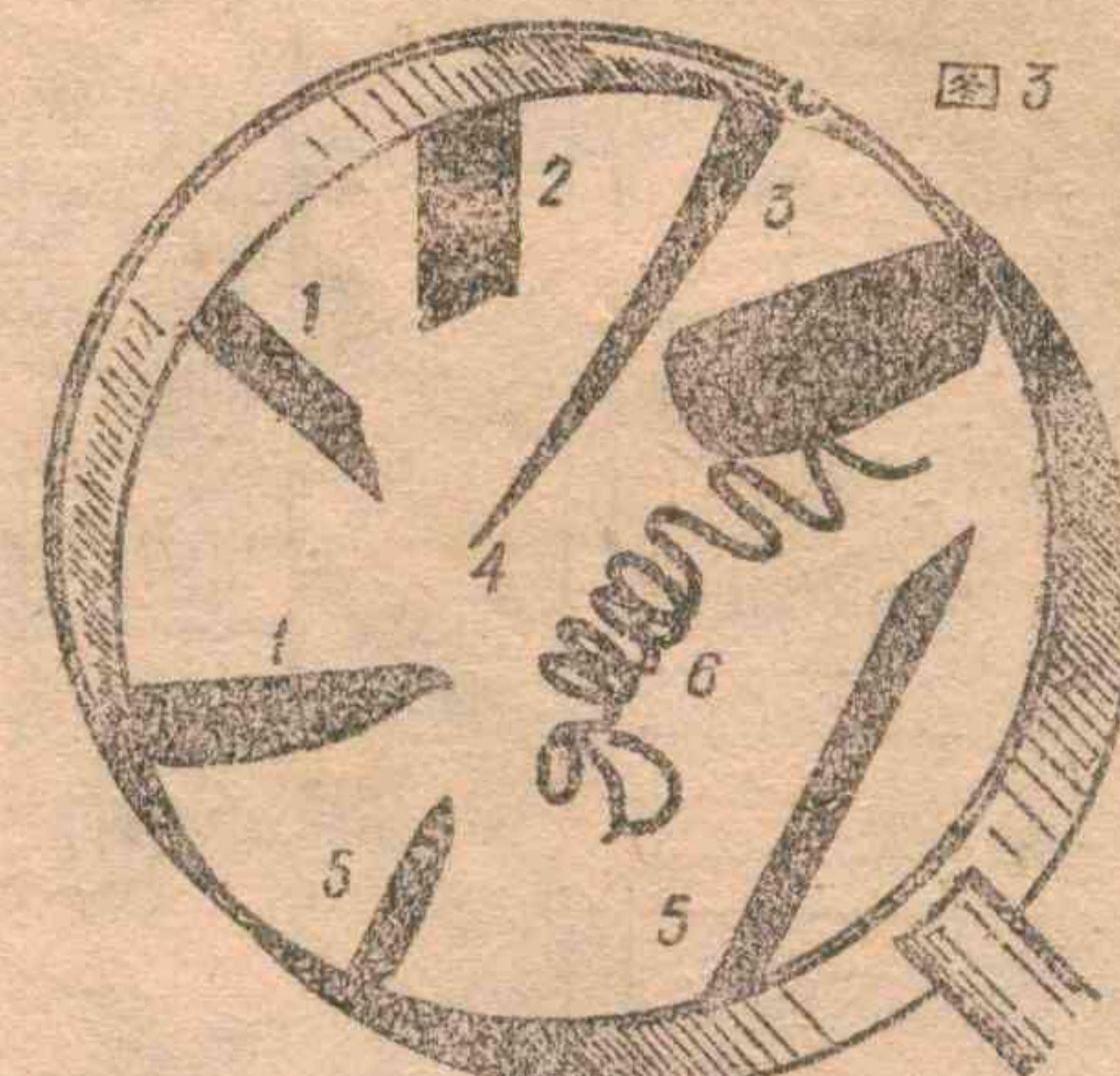线圈的抽头 此处抽头工作比较简单，因导线是裸铜线，只要在需要抽头的圈数上锯出几公分长的接线就行。本机天线回路的线圈 L_1 （见图8）是每8圈抽一头，共抽6个头。次级线圈 L_2 从下向上数在第20、24和28圈处各抽一头，以备试验那一个抽头的输出最大。这两个线圈做好



1. 剪尖的线圈电阻丝 2. 原录音针
3. 电镀加工尖端的录音钢丝 4. 中=1/16公厘
5. 剪尖的录音钢丝 6. 小电珠钨丝 (1.15安)

以后，可用万能胶胶固在约1公分厚的圆木板上（见图6），以便用小木螺钉将它装牢在底板上。

3. 可变电容器的选择

一般矿石机为了缩小体积和节省成本，多采用固体介质的可变电容器，可是这种电容器的介质损耗很大（与空气湿度有关）。为此本机采用Q值为1300的（较固体介质大5—10倍左右）空气介质可变电容器。国产空气介质可变电容器的Q值，一般都在1000以上，都可应用，但旧的空气介质电容器，由于附有尘土油污，常使介质损耗增大，影响收音机的效率。

4. 矿石的选择和加工

市售矿石的质量差别很大，正向电阻常在几千欧甚至几万欧，逆向电阻仅几倍于正向电阻，必须耐心的加以挑选。活动矿石比固定矿石好，因为固定矿石即使挑选到和晶体二极管的特性相似（按林坤厂的经验，大约几千个里会遇到一个），由于它的特性并不稳定，常易变动，反不如用活动矿石倒能经常调整到最响亮的地方。

挑选矿石的方法，一般是测量它的正向和逆向电阻的比值，可用电压不高的万能表放在电阻挡来量。对活动矿石应多测几点才比较可靠。根据经验，一般比值应在几十以上才好用，我现用的矿石可调到100以上，最好时可超过200。正向电阻变化在150—800欧之间。

市售矿石除了要挑选外，它的触针做得也不够好，例如触针尖端断面积较大，弹簧不够柔软。而矿石的阻抗层面积可能极小，所需压力不大，所以我在业余条件下自制了几种触针，见图3（比实物放大300倍）。其中以录音钢丝经电镀加工后做成的触针比较满意，调整比较容易，灵敏度较前增加。由于能调到更好的状态，输出也有所提高。用电镀加工尖端可做得比照片上还细，但可能由于压力过小，特性


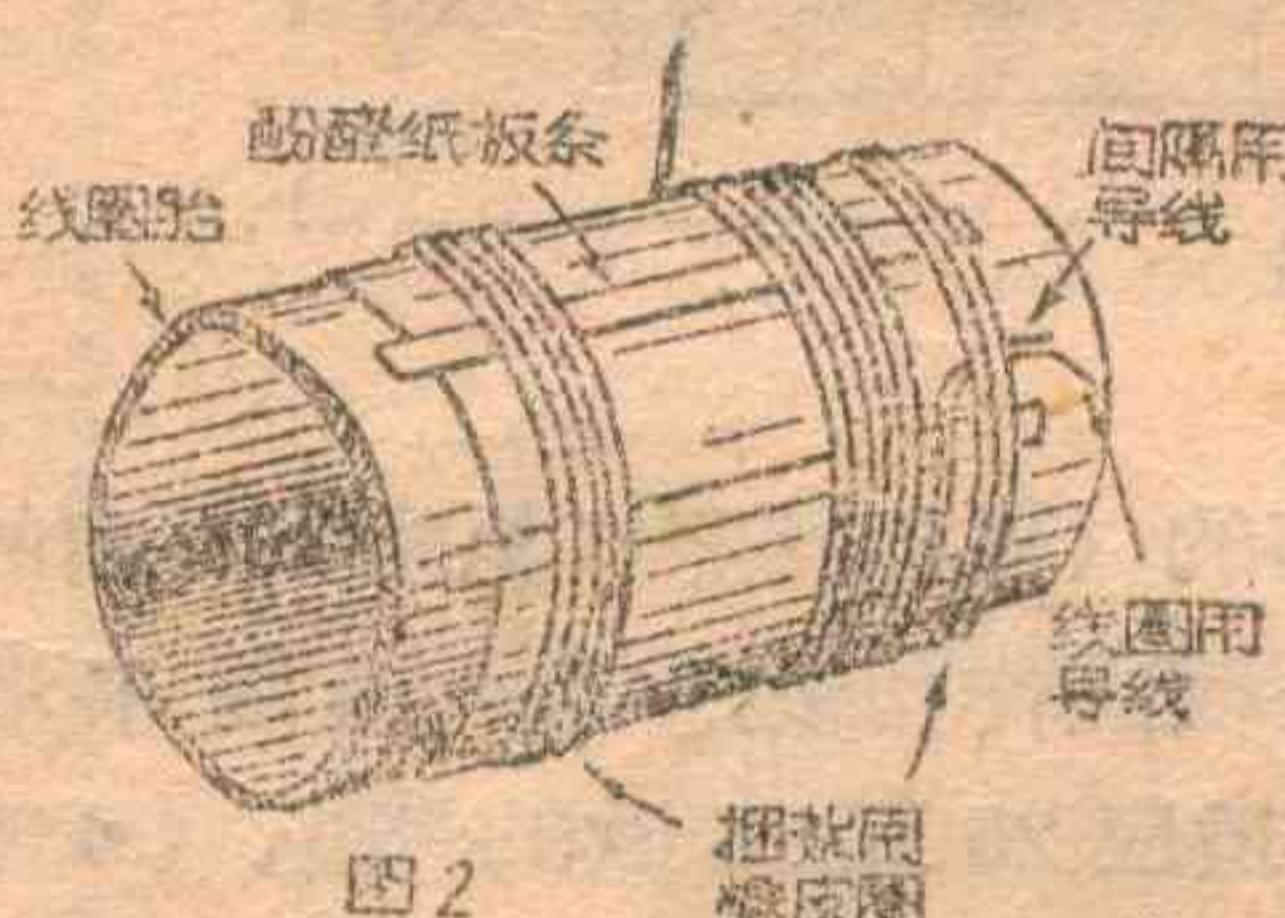


图2

图4

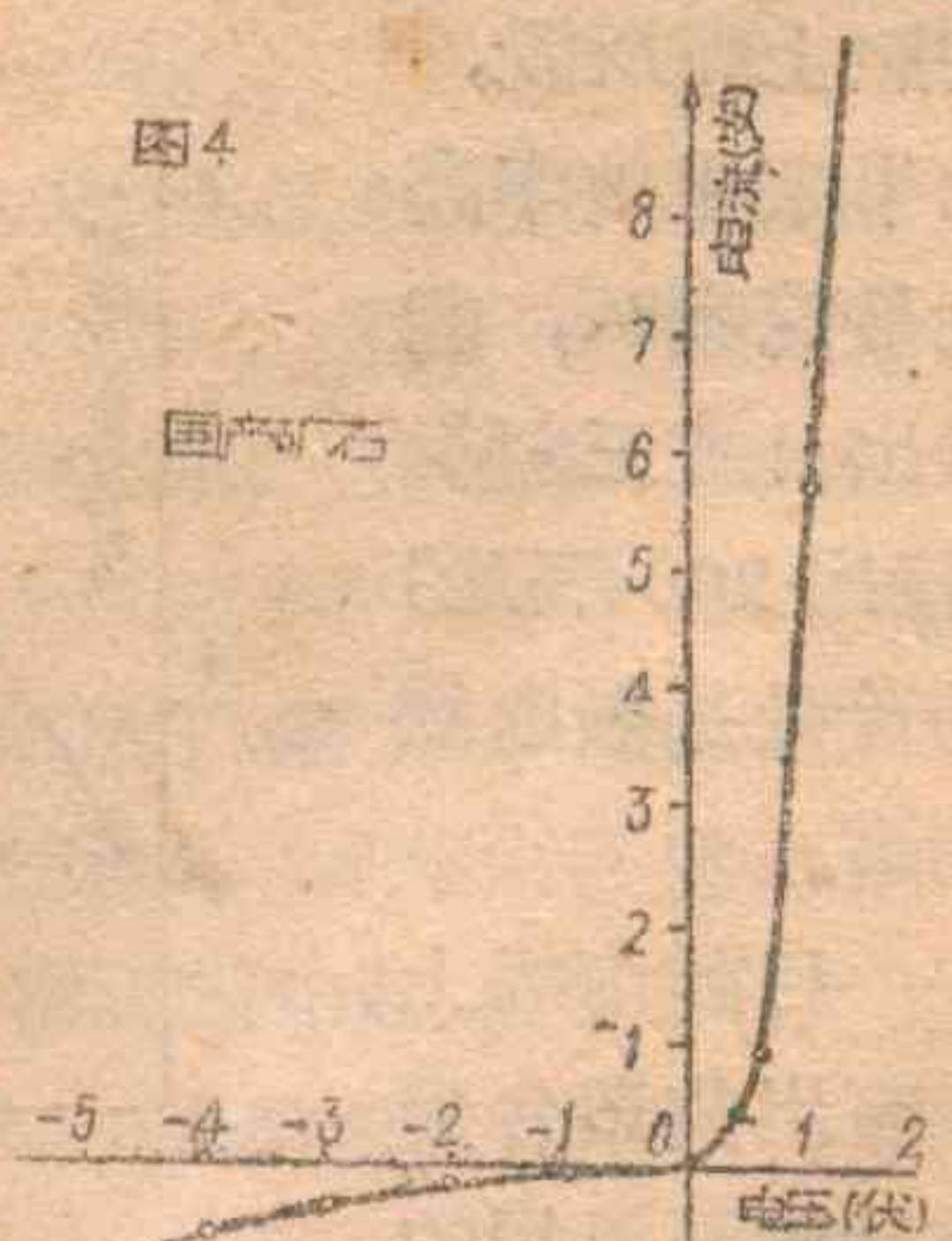

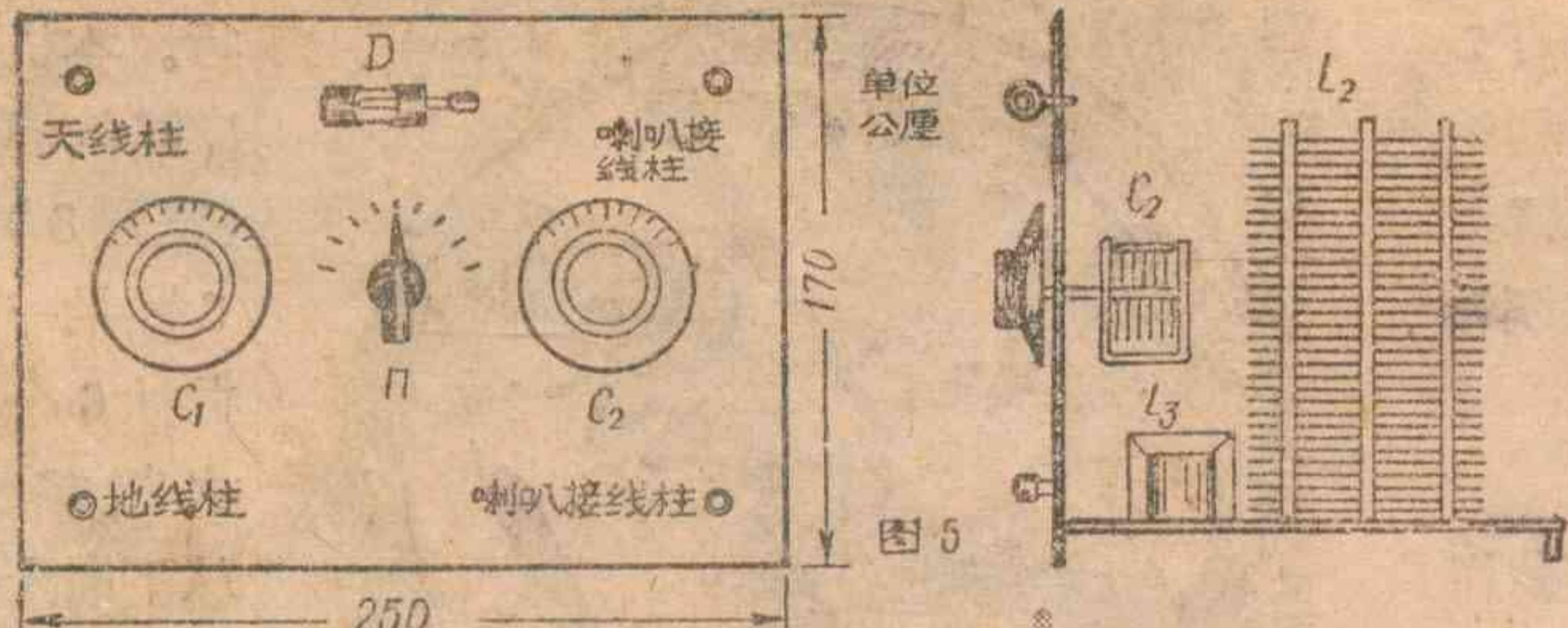


图 5

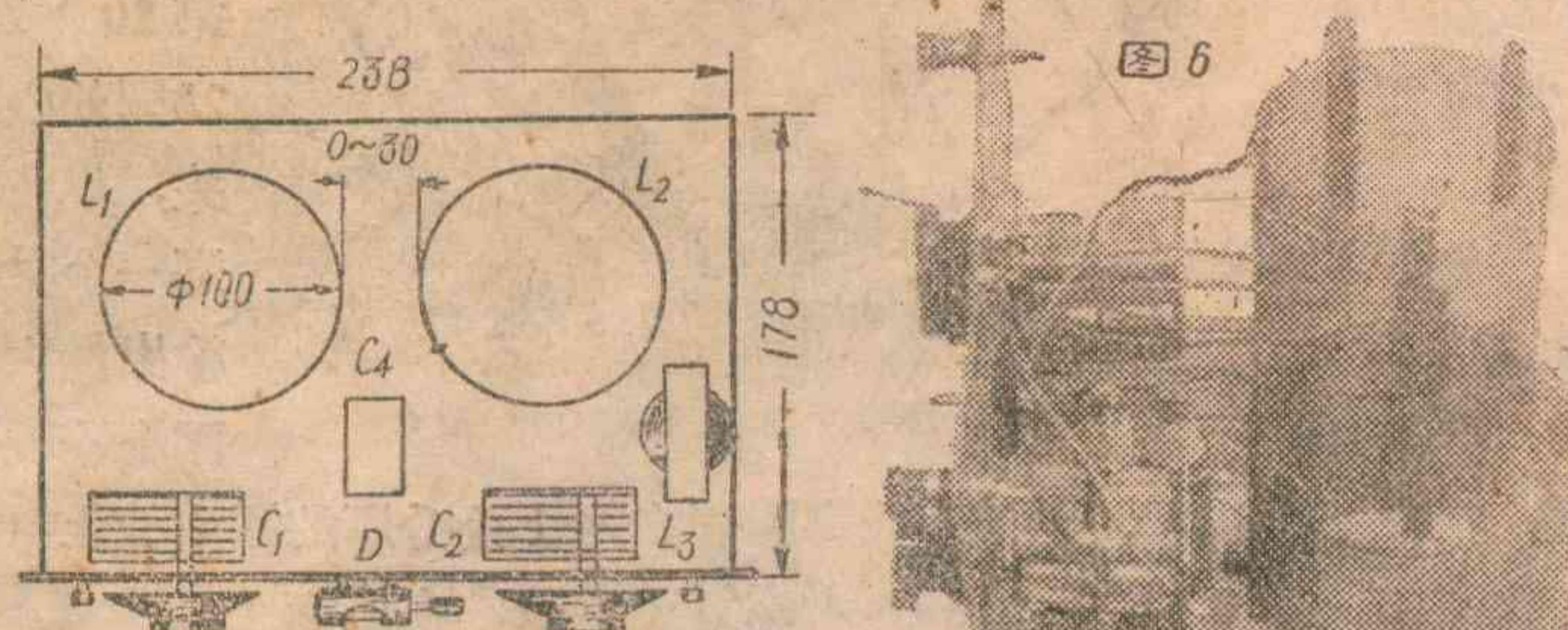


图 6

不太稳定。同时尖端过细也容易损坏。

我认为有 0.02 公厘的尖端较好。改善后矿石的伏安特性曲线如图 4 所示。

这里必须说明，每当调整一下活动矿石的触针，就可以作出一根特性曲线，所以图 4 曲线仅是最易碰到的（能使本机工作的），但并非是最好的特性，它的正向和逆向电阻的比值约在 30 左右。

5. 要采用效率很高的喇叭

前面作的一系列提高效率的措施，虽然对输出功率有所提高，但天线输入的功率毕竟是极为有限的（以微瓦计算），送到喇叭的也就更小了。因此，在接收过程的最后阶段，把电能转变到声能过程中的效率问题，在这里显得非常的重要了。

一般纸盆式喇叭的电声转换效率可能只有 0.1% 左右（上海电讯器材公司无线电研究所非正式资料），号筒式喇叭可能达 25%。那末要使这两种喇叭发出同样的音量，输入的电功率显然相差达 250 倍之多。

现在从喇叭的效率问题上，便很容易解答爱好者的疑问——没有外电源的矿石机，如何能这样响？根据试验，在北京近郊，这架矿石机的输出功率能达几个毫瓦。

按照上面所说，如果采用效率高的号筒喇叭，能发出日式三灯机（输出 200 毫瓦）的音量是很自然的事。

目前市场上没有出售适合于这种矿石机用的喇叭，还只能用其它现成的喇叭来试验，功率大的 25 瓦号筒喇叭声音比较最响。

我也用普通效率较好的纸盆喇叭改装成号筒喇叭试

过（在纸盆前端加了一根长 52 公分，出口处直径 48 公分的大喇叭管，见标题照片中的喇叭），音量虽比不上 25 瓦的，但也还能令人满意。用大喇叭管试过的有三种喇叭比较好，一种是上海利闻厂为矿石机试制的 20 公分舌簧喇叭（现未出售），一种是南京有线电厂所制的 ДЭМ 型 12.5 公分舌簧喇叭，还有一种是进口货 16.5 公分永磁动圈式的。音量方面它们的区别不大，只是在频率响应方面，永磁动圈的要好得多，也就是说只有在收听音乐时永磁动圈的声音比较舌簧的好听得多。

6. 收音机的安装和调整

收音机的各个元件排列见图 5、图 6。面板是用酚醛胶纸板，底板是厚 5 公厘浸过腊的木底板。用 5 枚螺钉将面板和底板钉牢。两个线圈等用电表试验确定了较好的耦合位置以后，再固定到底板上。因为每个人绕的线圈不能绝对相同，天地线的装设也有很大区别，所以两线圈的位置不好先行固定的。

收音机线路见图 8。C₁、C₂ 在图 6 的照片里都用了双连，只是由于一时买不到好的单连的缘故，请勿误会。图中 C₃ 是云母的，C₄ 是油浸纸质的，输出变压器 T₁ 的初级阻抗约在 3000 欧时输出最大（见图 7），次级阻抗要和喇叭音圈匹配。由于没有这样的变压器，我是用

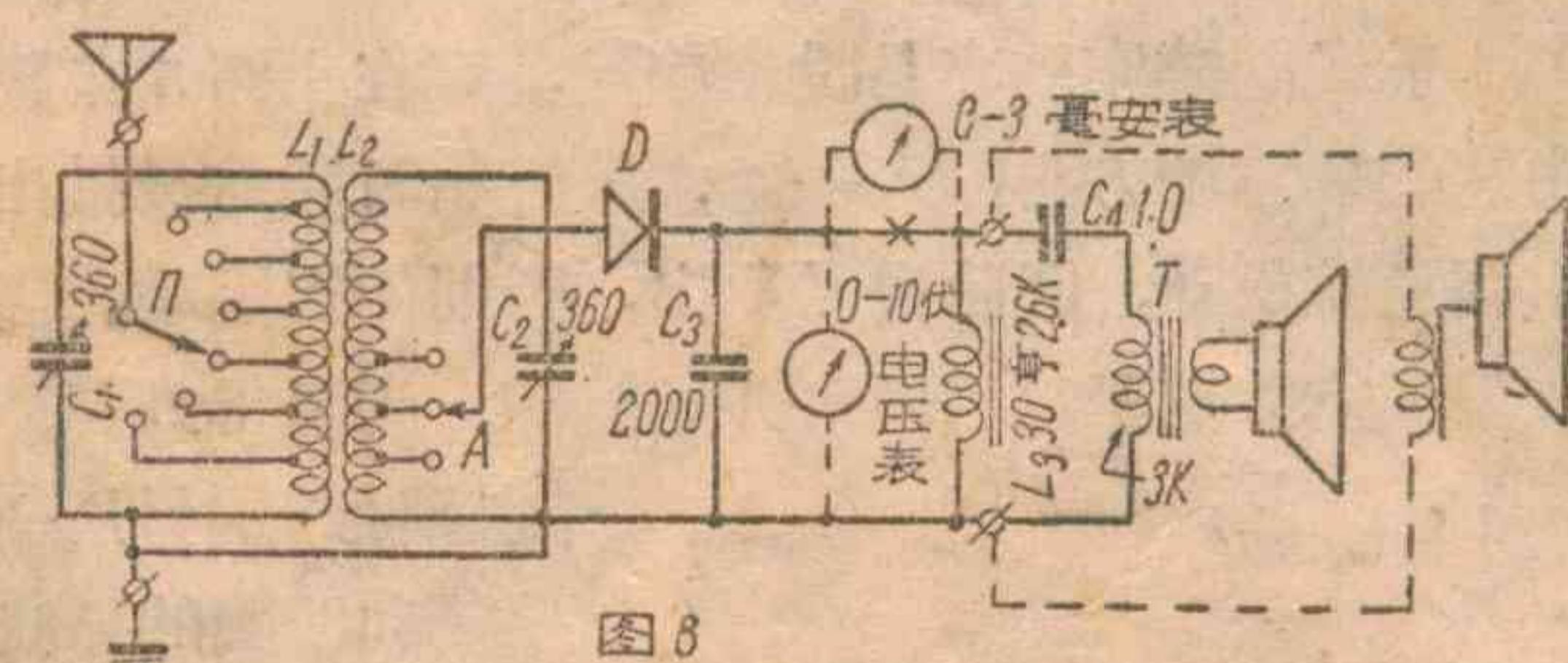


图 8

5 灯机的电源变压器代替的（见标题照片里喇叭下面的变压器），用 280 伏高压线圈作初级，灯丝线圈串联（17.6 伏）后作次级，以适应 25 瓦 15 欧的喇叭（6 欧的 16.5 公分喇叭用 12.6 伏的灯丝线圈）。如用舌簧喇叭，可按图中虚线所示直接接到输出处，同时 L₃、C₄ 和 T 都可以省去。电压表和电流表只用一只即可，作为调整之用。电压表的灵敏度不小于每伏 2000 欧。

按图接好后，可开始调整和试听。将电表照图中虚线接妥，如用毫安表时须将图中 X 处断开。调整时先将矿石 D 的接头 A 接在 L₂ 的任一抽头上，旋转 C₁ 和 C₂，如需要的话可更换天线的接头（旋转 N），直到电表的指针读数达到最大。然后更换接头 A 到另外两个抽头上，试出那一个抽头的输出最大，便将 A 锥在这一接头上，以后不必再动。当更换抽头时，可能需要重调一下 C₁ 和 C₂，才能有较正确的读数。（下接第 14 页）

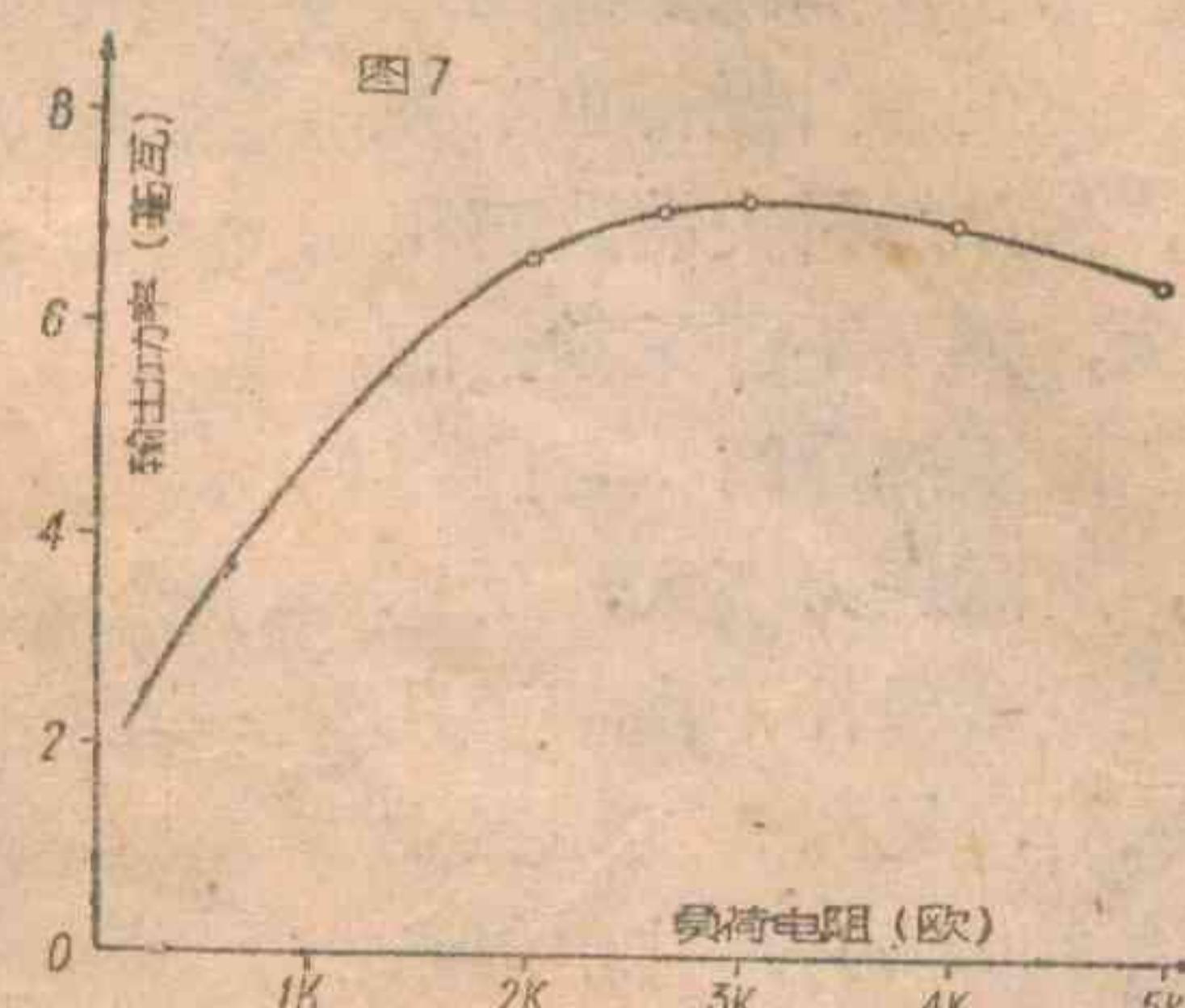


图 7

和大家討論 “無电源收音机”

南京有线电厂付总工程师

陈力为





報紙上發表了我厂的“無电源收音机”以后，我們收到了很多来信詢問这种收音机，現在借“無綫電”月刊把我厂試驗的結果向大家彙報一下，并提出一些問題和大家研究，以便繼續改进，更好地为農業發展服务。我們不仅希望大家都来参加这种收音机的試驗和討論，也希望所有願意生产这种收音机的單位都能进行生产，以滿足广大农村的需要。

什么是“無电源收音机”：“無电源收音机”基本上是一架矿石机，但是檢波用的元件不一定是矿石，可以是鎢二極管（一种晶体管），也可以是氧化銅整流器。这三种元件雖說都可以得到同样效果的檢波作用，但是普

通矿石必須經常撥弄其中的彈簧，方能保持最灵敏的工作点，在使用上極感不便。

氧化銅整流器和鎢二極管沒有这个缺点，但前者的寿命較短，后者虽較理想，但國內供应上还有些困难。因此，选择一种性能穩定、寿命長和来源易的檢波器是一个主要課題。

我們試

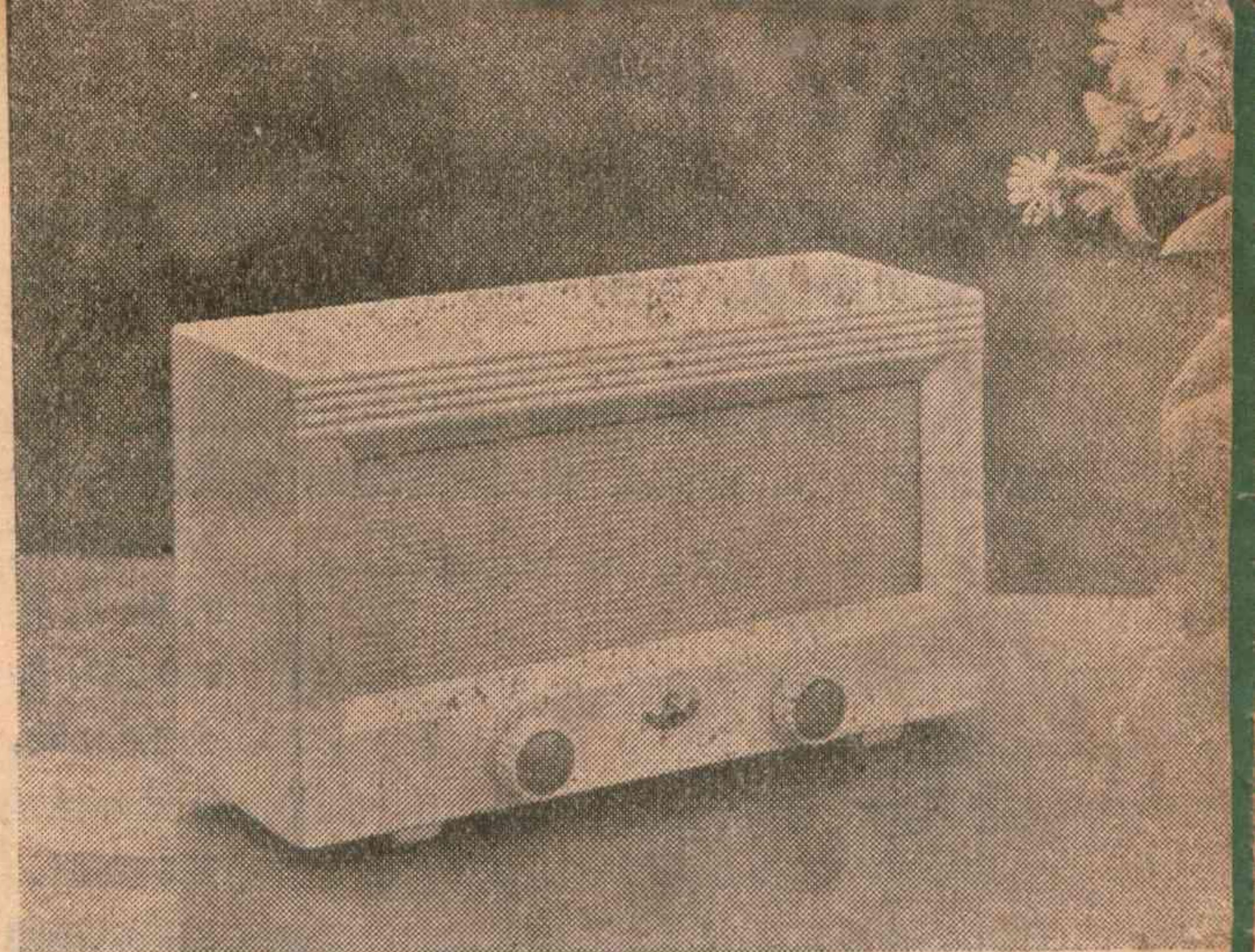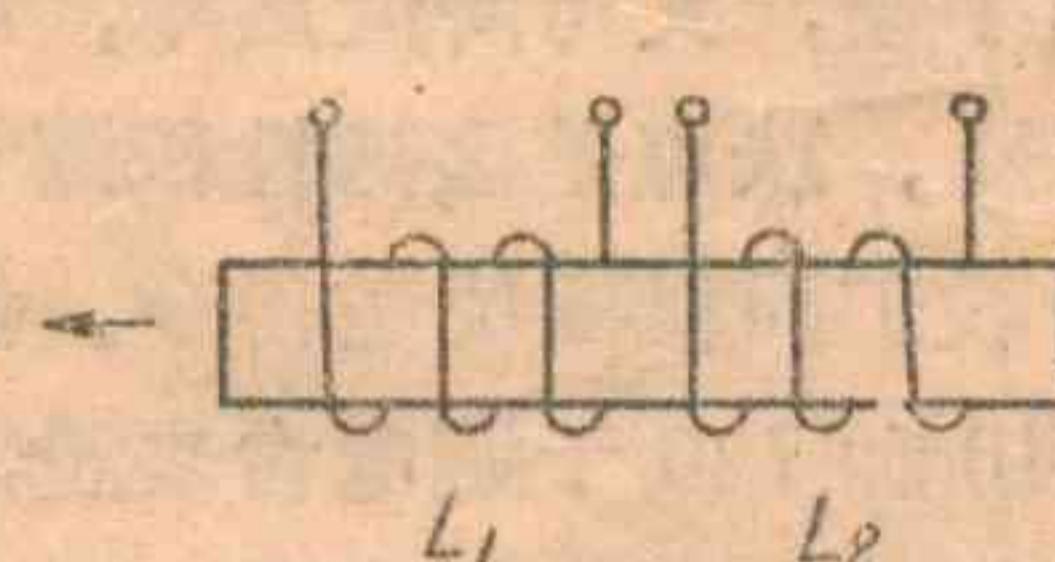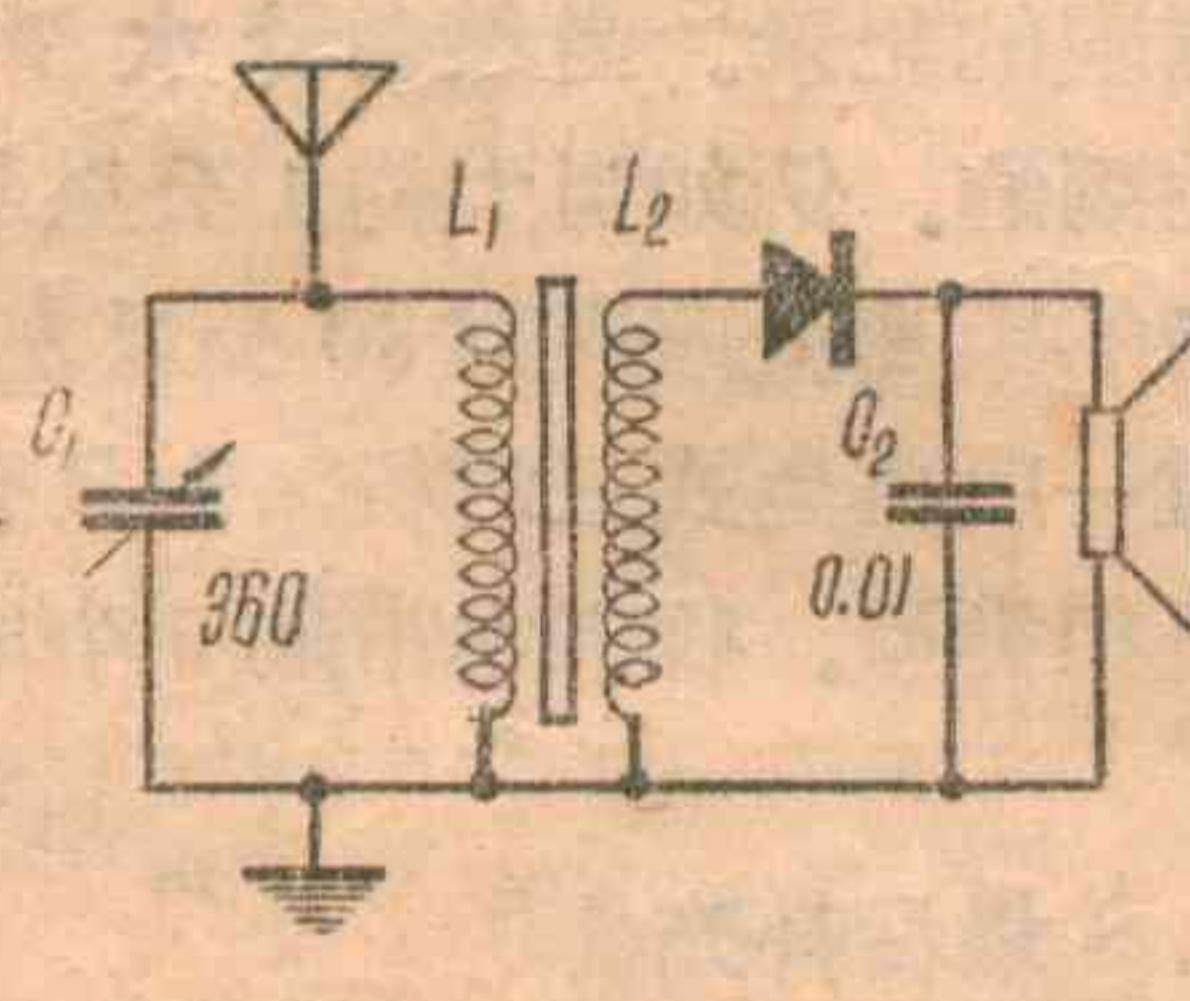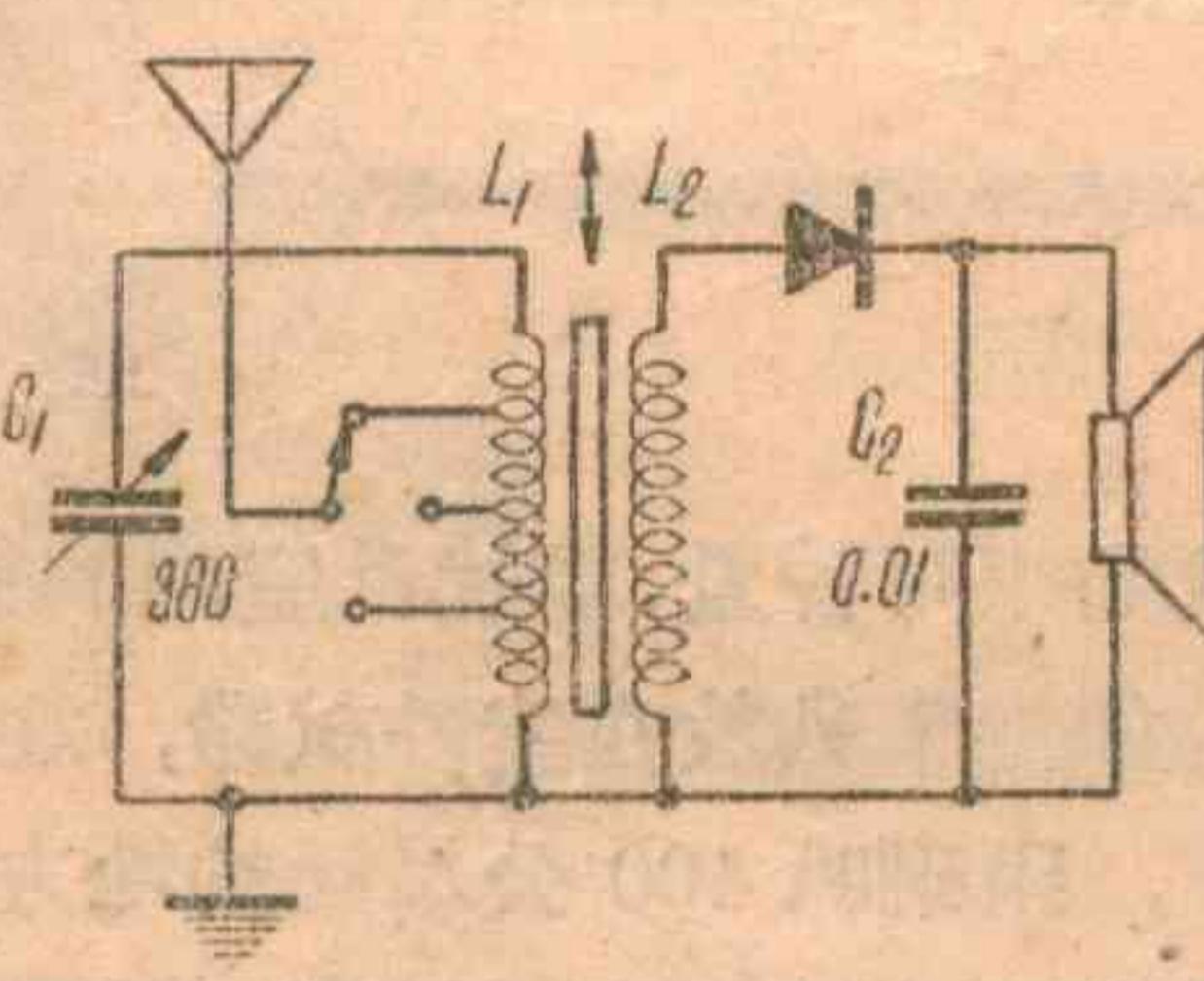

南京有线厂出品木盒式無电源收音机

制的收音机，在距江苏广播电台 15 公里的地方进行收听，在 20 平方公尺的室内声音較一般人講話高一些，十余人在屋里可以滿意地收听。現在我們正派人帶着这种收音机到各地去試听，看看最远的收听距离有多少，以后再向大家彙報。

能量的来源：这种收音机能量的来源只有一个，那就是广播电台發射出来而被收音机天綫收到的电磁波。这个能量的大小决定于下面三个因素：广播电台的發射功率，收音机和电台的距离，收音机的天地綫裝得是否适当。前面的兩個因素被客觀条件所决定，不能輕易改善，而第三个因素則是我们所應該注意的，收音机获得能量的大小与它有密切的关系。

天綫应采用“T”字形天綫，應該長些，高些。T型天綫接引入綫的一端应指向收听的广播电台。天綫和引入綫最好用銅綫。經過我們試驗，長 25—40 公尺，高 13—16 公尺，用直徑 1 公厘銅綫作成的天綫，即可得到滿意的收听結果（用 2 公厘鉛絲作天綫也可以，但效果較差）。其次地綫也應該注意，可用直徑 1 公厘的銅綫鋸上一塊 100 平方公厘的銅皮（不一定要很厚），埋在深 1—2 公尺的地下，地下應潮湿以便导电。


既然这架收音机能量的唯一来源是天地綫，那末，要得到滿意的收听，就必须創造条件裝置一付很好的天地綫，这个問題希望引起大家的重視。

收音机的綫路：收音机的綫路很多，都可試用，但是選擇性好的綫路，音量往往較低，或者可变因数过多，使用不便。一般大城市除北京、上海外，只有1—2 个电台，所以对選擇性不必予以过多的重視，只要能够調諧就够了。我們在試驗中采用了兩种綫路。第一种（圖 1）初級綫圈 L_1 是調諧用的。因为一付長天綫的电容量約有数百微微法， L_1 在調諧中起了主要作用，可变电容器 C_1 只起輔助作用。次級綫圈 L_2 是为了使喇叭和 L_1 得到匹配。

为了減少綫圈的損耗以提高它的品質因数，同时又不使它的体积增大，我們把綫圈繞在一根 10 公厘粗的磁性瓷棒上，这根磁棒的导磁率約 800。綫圈用 9 股

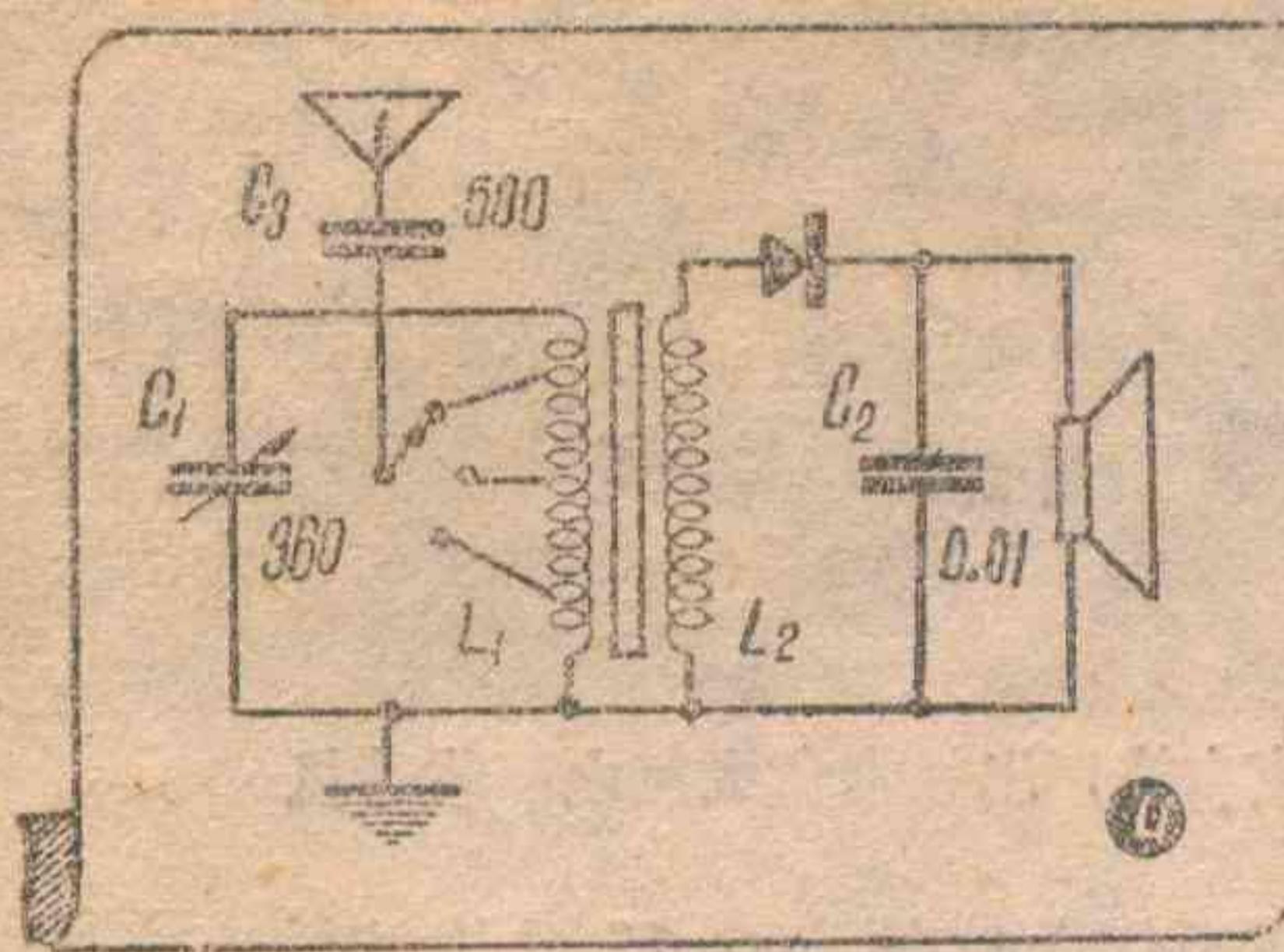0.7 公厘直徑的絞合綫（李芝綫）單層密繞， L_1 繞 60 圈，每 10 圈抽頭， L_2 繞 50 圈。這個綫圈在 700 千週時，品質因數為 200。

選用一種靈敏度高的喇叭也是一個重要問題。我們採用的是一種小功率的，但靈敏度較高，阻抗較大的舌簧喇叭。它的阻抗在 800 週時約為 1400 欧，紙盆外徑是 125 公厘。當喇叭綫圈上的音頻電壓為 0.5 伏，距喇叭 50 公



分處的聲壓為 80 分貝。

這個線路，當天綫綫圈未加負荷時端電壓為 4 伏，調諧後可達 10 伏，經檢波後輸出的音頻電壓約 0.5 伏。

第二種線路見圖 2。它與圖 1 的區別主要在於線圈電感的調諧方法上。兩個綫圈都繞在一根管子上（圖 3），管內放入磁性瓷棒，磁棒可在管內移動。當磁棒向左移動時， L_1 的電感量減小。試驗結果發現第二種線路的選擇性較好，在北京地區也可採用，但是製造比較複雜。若用第二種線路，在只有一兩個電台的地區， C_1 可

以取消，仍然能得到一定的收聽效果。


我們又試了圖 4 的線路，它和前面兩種線路不同點在於天綫端串聯了一只固定電容器 C_3 ，這樣可使 C_1 的調諧作用較大，選擇性也較好。但在有些情形下音量可能稍弱。

最後提出幾個問題，希望大家共同研究：

1. 長而高的天綫安裝不便，有沒有小一些的天綫，但要求和長而高的天綫具有同樣的效果。

2. 在國內的具體情況下，有沒有性能穩定，壽命長，來源易，價格便宜的檢波器。

3. 采用那一種線路才可以作到效率高，選擇性好，運用方便。

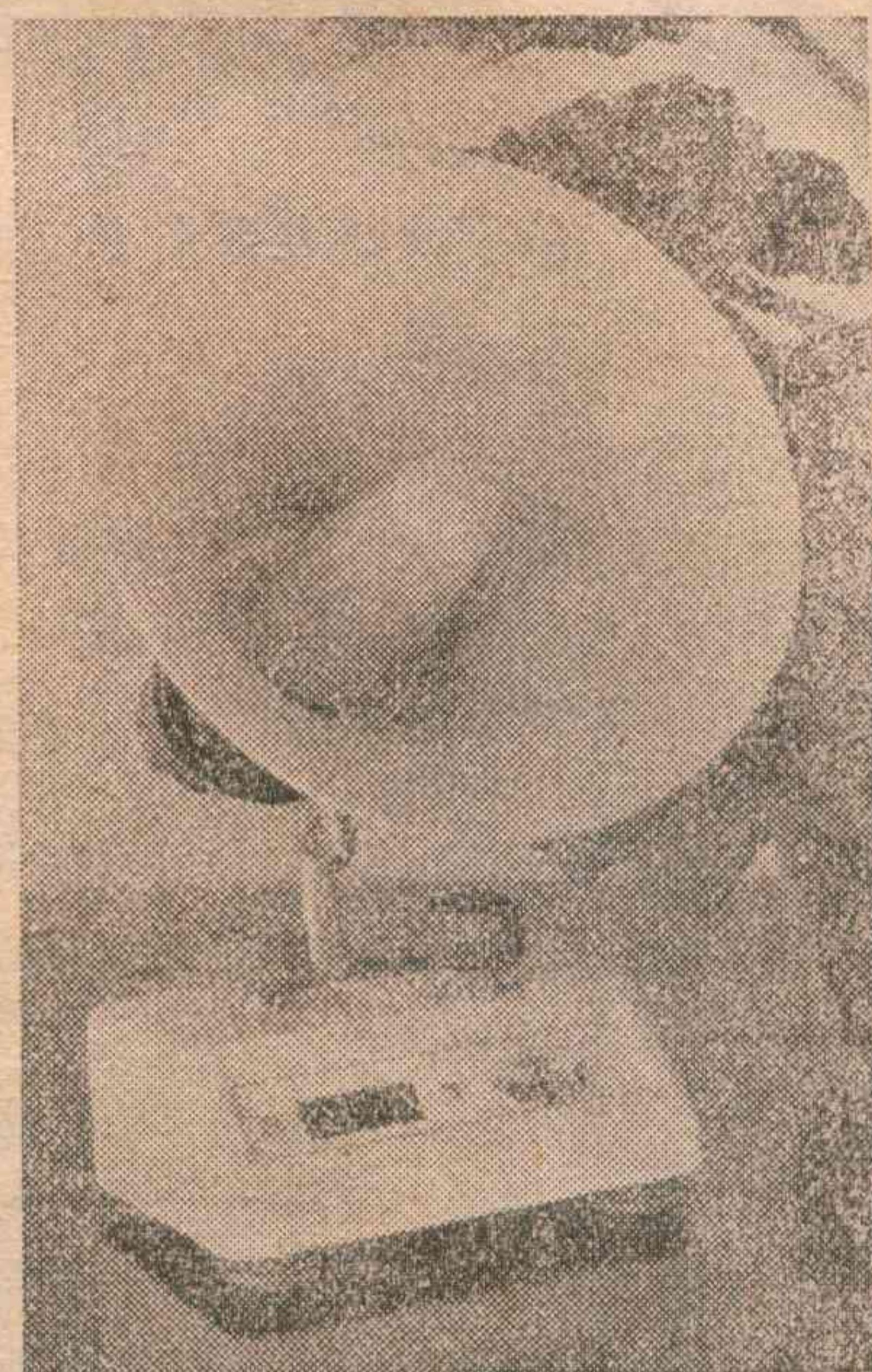

南京有綫廠出品喇叭式無電源收音機

（上接第 12 頁）

其次再一面試收幾家電台，一面變更 L_1 和 L_2 間的距離（耦合程度），看 L_1 和 L_2 在那一位置時輸出最大和選擇性最好，然後加以固定，調整工作即算完畢。

7. 收聽情況

本機收音特性因無儀器測試，只能以直接感觀的方式來加以說明，用前述天地綫和 25 瓦號筒喇叭在北京近郊收聽的情況如下。

靈敏度方面：用 2 公尺長的拖綫充當天綫，可以在喇叭中收聽本市的 5 個電台，夜裏最响時，能够在兩間普通大小的房間中的任何角落都聽清。如用室外天綫，每天早晨在本地電台播音前，可以用喇叭放日本東京的播音，音量雖不算大，但完全能聽清。如用耳機感到很响。

音量方面：當廣播電台調幅度較高時（如報告），

音量不小于日式三燈機的平時音量，能擾亂室內的交談，須旋小音量才能談話。如把喇叭放在室外試驗，在夜裏沒有雜音擾亂的情況下，距喇叭 400 公尺遠的地方，仍能辨別聲音的存在。在 100 公尺以內可以毫不困難的作出 100% 沒有遺漏或錯誤的記錄。當然雜音水平較高時，上述結果是不能達到的。例如當大約 1 公里外有火車經過時，能 100% 記錄的距離就縮短到 30 公尺左右。

選擇性方面：超過一般再生式三燈機，和具有一級調整式高放式的 4 燈機相類似。收聽本市的 5 個電台毫無夾音現象。

8. 最後補充

為了使用方便，節省調節手續，圖 8 線路可簡化成圖 9。優點在於既省調節手續，又可降低成本，同時還能增加輸出電流 5%—15%。缺點是選擇性較圖 8 的稍差。話雖如此，但仍較一般礦石機要優越得多。例如：對頻率靠近易于混擾的 640 和 720 千週電台來說，干擾信號的音量僅在距喇叭較近的地方才能辨別，至於其它各台則和圖 8 線路無甚出入。圖中 L_1 和圖 8 相同，仅在離下端 10—14 圈處多抽一頭和礦石 D 相接。

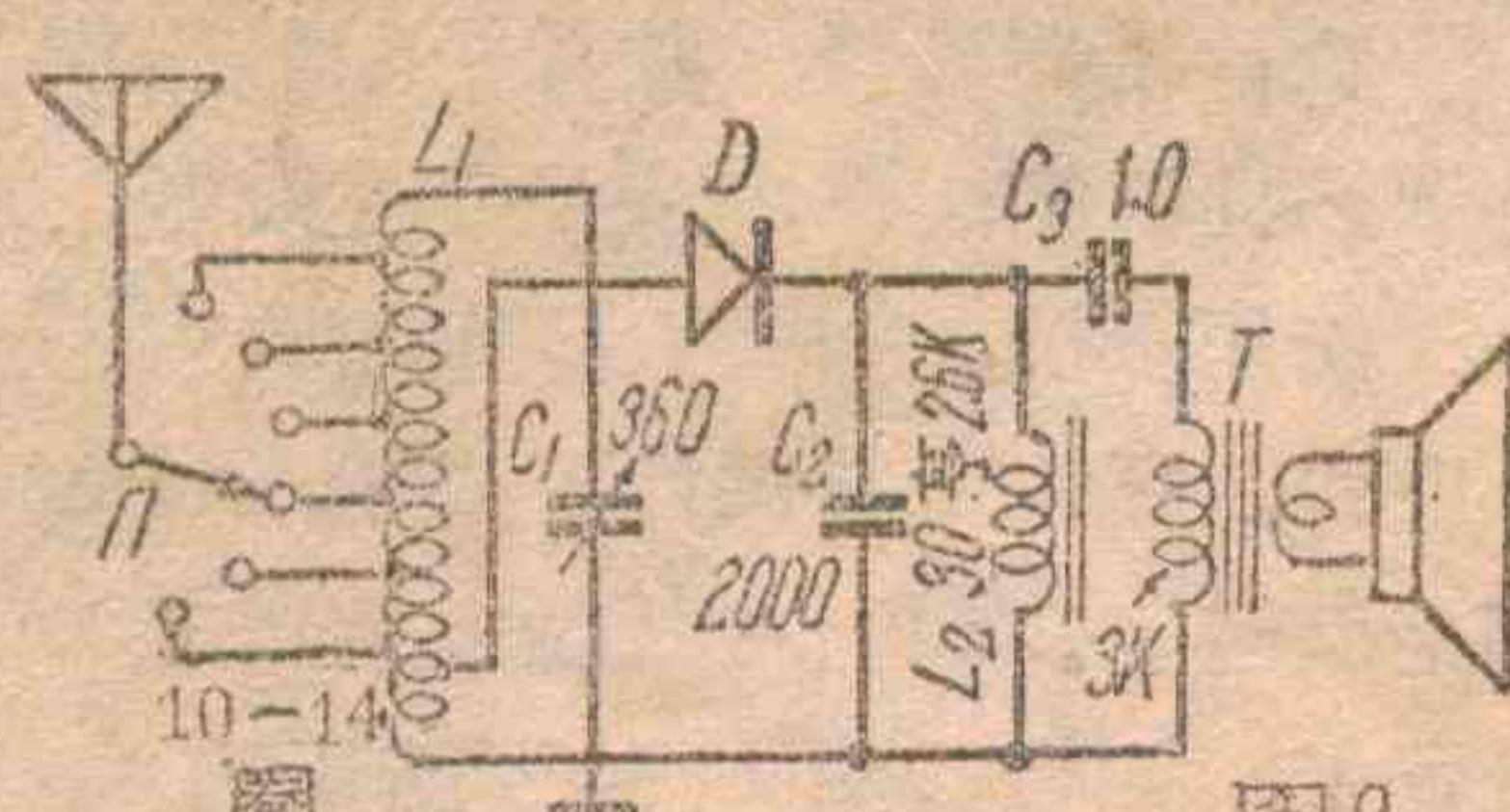


圖 9

用載波傳送有綫廣播的試驗（一）

羅 鵬 搏

在長途通信電路里，利用載波可以在一对線上通多路電話，互不干擾，大大節省線路。目前我國各地的有綫廣播，多與縣內電話同杆同線，廣播時不能通電話，緊急通話時又需停止廣播，很不方便。利用載波傳送節目，不但可以避免上述缺點，還可提高線路利用率，延長廣播時間。

農村有綫廣播所用的載波設備，最好是結構簡單，價錢便宜，管理維護容易。

現介紹一套正在試驗，效果已逐步令人滿意的有綫廣播載波設備，這種設備系統的工作原理簡圖如圖1。把有綫廣播站前級放大器輸出的音頻電流送入載波發送

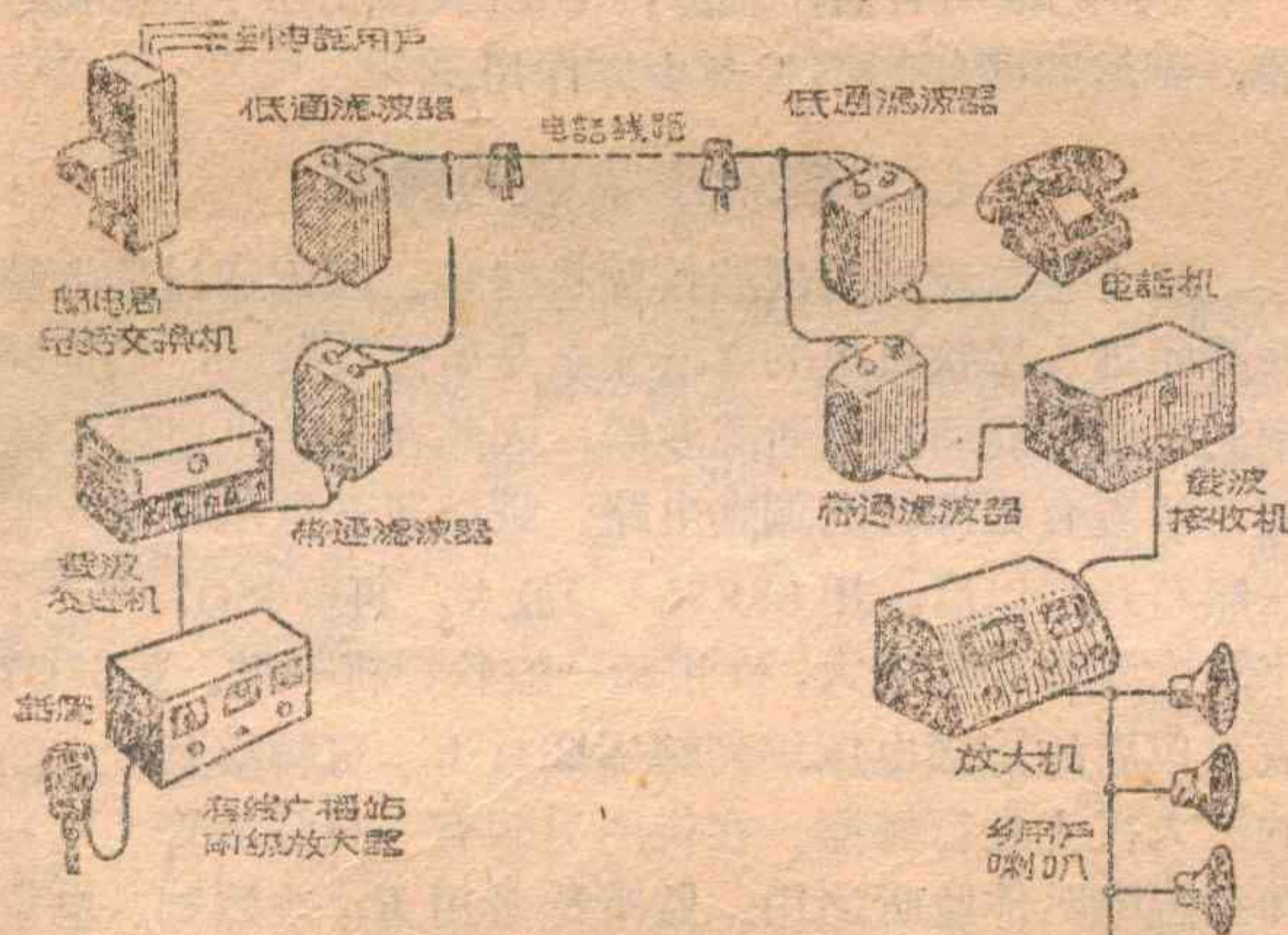


圖 1 載波廣播設備原理圖

機，變成較高頻率的調幅波，再通過帶通濾波器送入城鄉電話線路，傳送到鄉放大站。電話交換機的外線端接一只低通濾波器，以免廣播電流干擾通話。為了同樣目的在鄉電話機的外線端也接一付低通濾波器。載波電流則經帶通濾波器進入載波接收機。經檢波後還原成原來的音頻電流，送入放大器放大，再將放大後的音頻電流送入用戶喇叭。

為什麼用帶通濾波器而不用高通濾波器呢？這是因為我們試制的載波機用了雙邊帶，載波頻率也未加以抑制，與長途電信上所用的載波很不相同。倘在發送端不用帶通濾波器而用高通濾波器，發送機輸出的高次諧波會送到線路上去，以線路作天線向外輻射，干擾附近的無線電收音機；同樣，若接收端不用帶通濾波器，那末線路上感應來的無線電廣播信號也會送入載波接收機，發生干擾。

(一) 載波發送機的構造

載波發送機的線路如圖2，載波頻率用20千週，用20千週的原因是頻率低，線路損耗小。 $V_1(6V6)$ 是振盪管，振盪電路是哈脫萊式，振盪線圈 T_1 用硅鋼片做鐵心，它的橫截面積是 $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ ，用0.35公厘徑的漆包線繞450圈，每隔150圈抽一抽頭，如圖中所標的1、2、3、4。為了防止跳火，每層漆包線間全用黃蠟綢

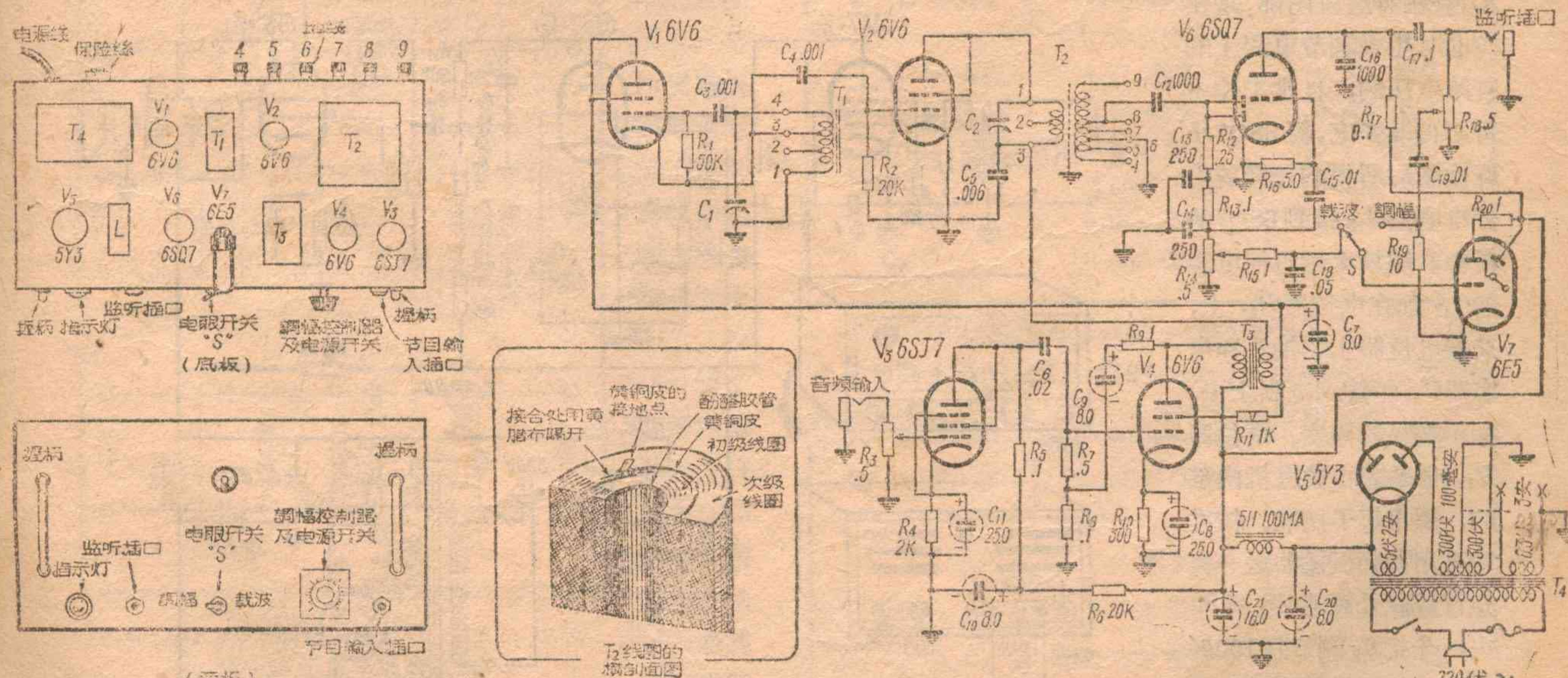


圖 2 載波發送機線路及底板、面板、線圈繞法圖

絕緣。鐵心上用了 0.7 公厘的空氣隙，用厚紙片墊住，這是為了使鐵心不致飽和損害振盪波形。 V_2 是載波放大兼調幅管，用 6V6 一只接成三極管，由於頻率低不需要中和。 V_2 的屏槽路線圈 T_2 是空心的，這樣可以保證調幅的直線性，不致失真。 T_2 繞在一根 9 公分長，直徑 12.7 公厘的膠紙管上，繞線的寬度是 3 公分，兩端各留出 3 公分以便裝置線圈支架。初級用 0.2 公厘徑漆包線繞 300 圈，繞的方法與繞普通變壓器一樣，每層間墊黃蠟綢絕緣。次級的 4—8 接頭間用 36 號漆包線繞 600 圈，每隔 150 圈做一抽頭，即 5, 6, 7 三接頭。8—9 接頭間用 38 號漆包線繞 450 圈。次級的接頭 6 是接地線的，5—7 的載波輸出電壓約 10 伏，4—6 約 20 伏，9—6 約 30 伏。

調幅變壓器 T_3 的鐵心用 III19 硅鋼片疊厚 19 公厘（橫斷面積 19×19 公厘），初次級分別用 38 號漆包線繞 2000 及 2400 圈。硅鋼片系對插，也可加墊一層薄玻璃紙。接線時要注意使初次級的直流磁化力互相抵消，免得自感量減低。

振盪級的槽路電容器 C_1 是 0.0015 微法左右，另並聯一只收音機里常用的整流電容器（最大電容量 600 微微法）作為精細調整振盪頻率之用。

輸出變壓器 T_2 須裝在隔離盒里，免得它的磁場干擾廣播站里的收音機。

圖 2 里的電眼是指示載波或調幅的強度的。從 T_2 次級第 8 端上產生的已調幅載波電壓通過電容器 C_{12} 加到 V_6 (6SQ7) 的小屏上進行半波檢波，檢波後成為含有音頻變化的直流脈動電壓。這直流電壓經 R_{15} 和 C_{18} 的平滑作用變成穩定的直流電壓，接到電眼開關 “S” 上註有“載波”的一方，這電壓是和載波的強度成正比的。當開關扳向這邊時，電眼便指示出載波的強度來。電位器 R_{14} 裝在發送機內部，是在校準時用來調整電眼上的直流電壓的，日常工作中可不再改變它，經 6SQ7 小屏檢波後所得的音頻成份經電容器 C_{15} 接到 6SQ7 的柵極，被放大後再經電容器 C_{17} 加在電位器 R_{18} 上，又經電位器上的抽頭和電容器 C_{19} 而接到電眼上去，指示調幅的程度。電位器 R_{18} 也是裝在發送機內部的，須用起子校準。校準時可用音頻振盪器送一穩定音頻訊號到發送機里去，先把 R_3 調節到 100% 調幅（用示波器觀測），然後再調節 R_{18} 使電眼（開

關扳在“調幅”位置）剛好合攏。以後在播音時，看到電眼合攏就知道是 100% 調幅了。工作時可把電眼開關經常放在“調幅”的位置，以便隨時檢查調幅的大小。監聽插口里可插入一只耳機或簧舌式喇叭來監聽發送機的音質，但插入耳機或喇叭以後， R_{18} 上的音頻電壓要降低，電眼不能完全合攏，只作輕微的閃動，因此當需要檢查調幅程度時，必需臨時把監聽器拔出。

經按上述設計裝妥以後，會用 400 週和 1000 週測試輸出波形，情況良好。而有線廣播所用頻率遠較 1000 週為高，必須測試整個音頻頻帶的響應特性。測試頻帶響應特性時，發現在 1500 週以上便開始衰減，5000 週以上几乎不起調幅作用。自然這樣設計是有毛病的，經詳細檢查，發現 V_2 (6V6) 的屏路用 3 槽路， Q 值比較高，諧振曲線很陡，20 千週兩邊超出 1500 週，振幅便急劇下降，因此將 C_2 焗掉不用。 C_2 既燬掉不用， T_2 上原用的靜電隔離自然也就可以不用。

C_2 焗掉以後頻帶響應的問題便解決了。即用 5000 週調幅，衰減仍不大，音質得到了保證。

V_2 的輸出有若干諧波，但因線路上用了帶通濾波器，副波問題便起不了多少壞作用。

(二) 載波接收機的構造

圖 3 是原設計的載波接收機線路。因為通過帶通濾波器而進入接收機里的電波完全是所需接收的，其他頻率的電波不能通過帶通濾波器，因此在接收機里就不需要再裝置有選擇性的調諧電路。載波訊號電壓經輸入變壓器 T_1 升高以後，用 6SK7 (V_1) 放大，再經 6SQ7 (V_2) 作半波檢波和音頻放大，作用和一般收音機一樣。經 6SQ7 放大以後的音頻電壓接到轉播插口上，可轉接到放大站的擴大機上進行轉播。在機內另裝有一只強放管 (V_3) 和永磁喇叭作監聽之用。監聽音量用 R_{15} 來控制。電位器 R_1 是用來控制輸入電壓大小的。

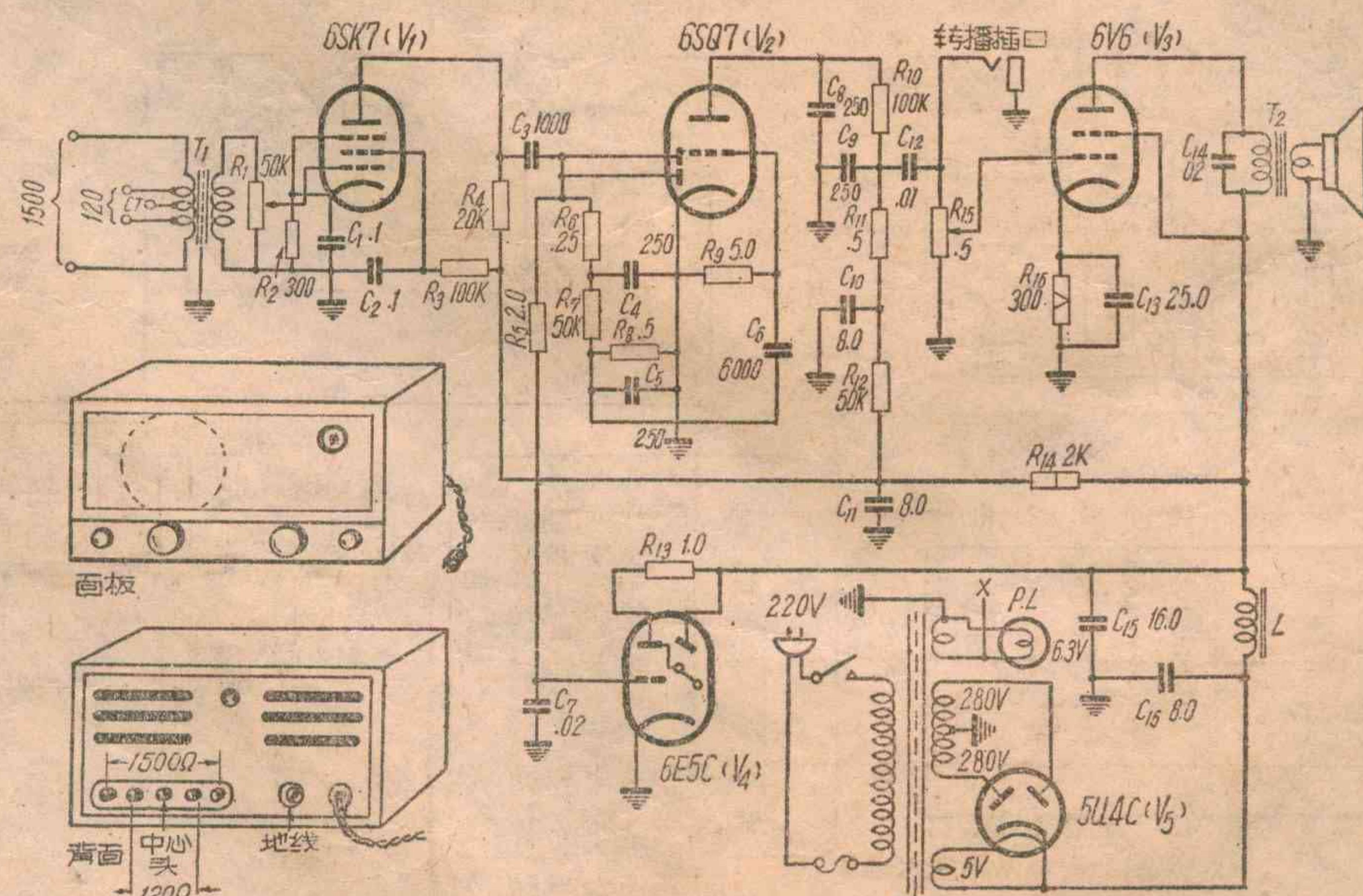


圖 3 載波接收機線路及機殼

輸入變壓器 T_1 是用山15型矽鋼片疊厚15公厘(橫截面積 15×15 公厘)，次級用40號漆包線繞2000圈，初級阻抗分120歐和1500歐兩種，以配合城市電話電纜或鄉村雙鐵線的阻抗。用1500歐時，用36號漆包線繞350圈，中心抽頭備接成平衡輸入。另在中心抽頭的前後各50圈處作一抽頭，作為120歐的輸入接線端。

照圖3的設計裝好以後，發現高頻響應也不好，檢查結果，原來是檢波器電路元件的數值有問題， R_6 數值太大， C_4 、 C_5 在頻率高時阻抗小，因此使高頻削弱了。初步解決的辦法是將 R_6 換用2萬歐的電阻，等於使電源內阻減低，音頻響應特性就改好了。若將 R_4 、 C_3 、 R_3 全去掉改用變壓器交連，音頻就更好，我們用的變壓器是 $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ 矽鋼片作鐵心，初次級各用40號漆包線繞1000圈。將圖2的 R_{12} 改成2萬歐，也使監聽音質好。

6SQ7(V_2)屏路的 C_8 、 C_9 和 R_{10} 設計時是想濾去載波成分的，對高頻衰減也很大，以去掉為宜。

此外， R_8 上的電壓太高，對電眼指示影響很壞，可將 R_8 改為電位器，以便任意調節音頻電壓的大小。

(三)濾波器的構造

濾波器在載波設備里要算是最主要的部份，若設計得不好就會造成串話，聲音模糊，音弱等現象。各零件數值也要求準確，才能達到預期的效果。在我們試制的這套載波設備里共使用三種濾波器：(1) 15千週低通濾波器，它的截止頻率選取15千週，能讓15千週以下的電波通過去，對高於15千週的頻率則衰耗很大。是用來串接在電話電路，使電話頻率能通過，而載波則過不去。(2) 15—25千週帶通濾波器，只能允許15—25千週的電波通過，而其他頻率則被衰耗。

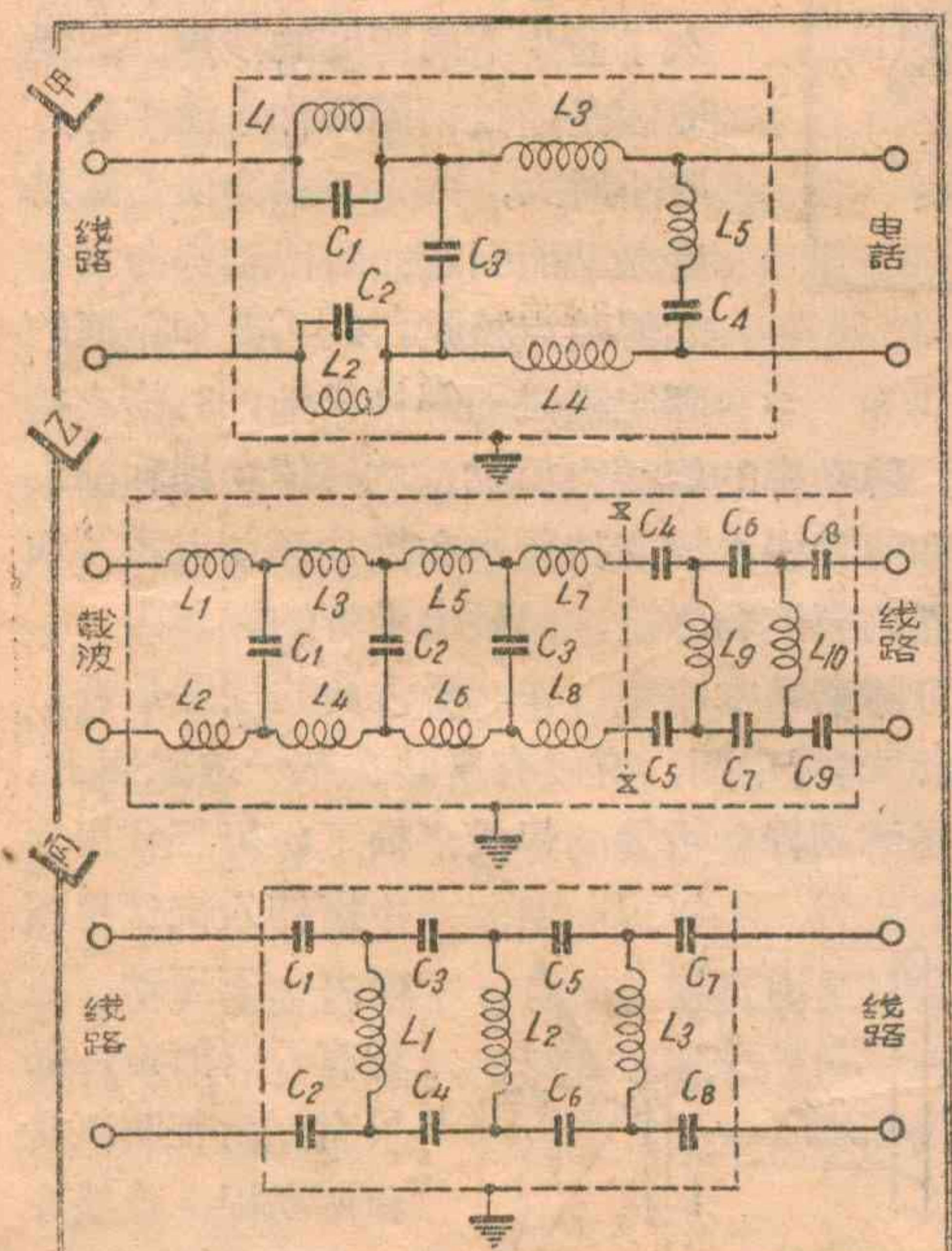


圖4 甲、15千周低通濾波器
乙、15—25千周帶通濾波器
丙、15千周高通濾波器

用來連接在電話線路與載波發送機或載波接收機之間。

(3) 15千週高通濾波器，只能讓15千週以上的較高頻率通過，所以20千週的載波或其諧波、無線電波都能夠通過，它對載波的衰耗比帶通濾波器小，可以用在載波電路中途跳越電話交換機的地方，減少衰耗。但不能用在起端或終端，因為它沒有阻止高頻電波干擾的作用。以上三種濾波器都分成1500歐高阻抗線路用和120歐低阻抗線路用兩種，下面分別加以說明：

(1) 15千週低通濾波器 線路如圖4甲，左端是接電話線路的，該端對20千週載波阻抗最大，具有並聯諧振特性，因此不消耗載波。右端接到電話機或交換機去，該端對20千週載波的阻抗最小，能把從左方串過來的少許殘剩載波短路掉，不使進入電話機。

低通濾波器各零件數值列表于下：

零件名稱	1500歐雙鐵線用	120歐電纜用
L_1, L_2	5.3毫亨	0.42毫亨
L_3, L_4, L_5	13.2毫亨	1.06毫亨
C_1, C_2, C_3	0.0117微法	0.147微法
C_4	0.0047微法	0.059微法

(2) 15—25千週帶通濾波器 線路如圖4乙，實際上是由一組只讓25千週以下頻率通過的低通濾波器和另一組只讓15千週以上頻率通過的高通濾波器組成的，結合起來就只能讓15—25千週的頻帶通過了。在圖4乙中X—X線的左方是25千週低通濾波器，X—X線的右方是15千週高通濾波器。高通的一側是接到電話線路的，低通的一側接到載波發送機或接收機。

下面是這種帶通濾波器各零件的數值表：

零件名稱	1500歐雙鐵線用	120歐電纜用
L_1, L_2, L_7, L_8	4.77毫亨	0.382毫亨
L_3, L_4, L_5, L_6	9.54毫亨	0.764毫亨
L_9, L_{10}	7.9毫亨	0.63毫亨
C_1, C_2, C_3	0.0085微法	0.106微法
C_4, C_5, C_8, C_9	0.014微法	0.176微法
C_6, C_7	0.007微法	0.088微法

(3) 15千週高通濾波器 線路見圖4丙，結構基本上是和圖4乙的右端一樣的，是專備作跳越中途交換機或加裝中途放大器用的。各零件的數值如下表：

零件名稱	1500歐雙鐵線用	120歐電纜用
L_1, L_2, L_3	7.9毫亨	0.63毫亨
C_1, C_2, C_7, C_8	0.014微法	0.176微法
C_3, C_4, C_5, C_6	0.007微法	0.088微法

(待續)

怎样修理舌簧喇叭？

八吋直形磁鋼式舌簧喇叭，是目前农村用得很多的一种。不过，使用的时间长了，和其他型式的喇叭一样，也要出现人为或非人为的毛病。

八吋直形磁鋼式舌簧喇叭的構造如圖1。它的工作原理是这样的：当成音电流通过喇叭綫圈时，綫圈周围就产生一定强度的磁场，使套在綫圈里的舌簧磁化。綫圈两端的極性跟随着通过綫圈的成音电流的方向而变化。舌簧上的極性隨綫圈兩端極性而变化。舌簧平时固定在永久磁鐵兩極的空隙間，沒有成音电流通过綫圈时舌簧不动（如圖2）。当成音电流通过綫圈时，假定舌簧上端成为南極（S極）因为磁鐵“同性相斥，異性相吸”的特点，所以舌簧上端就被喇叭的永久磁鐵上的北極（N極）吸引而偏向右边，通过傳动桿把紙盆往里拉动（圖3）。如果舌簧上端由于电流方向的变化（实际上不断地变化的）而变成北極（N極）时，受到喇叭上S極的吸引和N極的推斥，舌簧就偏向左边，通过傳动桿把紙盆向外推动（圖4）。这样，紙盆不断地随着成音电流的方向变化而产生振动，喇叭周围的空气受到压力也和紙盆作相应的振动，因此就发出声音来。

現在我們來談談舌簧喇叭常見的毛病原因及修理方法：第一种常見的毛病是喇叭突然不响了。屋外傳輸綫發生短路、断路，落地或扩音声机有毛病而致的机会是较少的。我們从屋內綫檢查起，喇叭不响的原因大致是：插头插座內接綫头松斷，特別是插头因使用不当接綫脫断的最多。有許多用户把插头内接綫弄脱后，便自行接上去，結果多是因为不懂接法接錯的。喇叭箱內各



点鉗接不牢或受剧烈振动而引起松弛脫鉗都是会使喇叭不响的，其次喇叭不响的另一主要原因是因為被雷电击毀燒坏綫圈。

檢修时先用歐姆表在插头規定的兩個接綫柱上測量一下，如果喇叭沒有坏的同时喇叭里沒有裝一紙質電容器时，電表指針就会摆动，同时还会發出“卜卜”声的。还可以將插头接在電話機上搖動電話機的發電機，喇叭也会有声音發出。这样証明各点接綫很好喇叭綫圈沒有燒坏。如果測不出来可先檢查插头有否斷綫或接錯綫，發現斷綫或接錯綫的要及时接好，再測試一下。仍得不出結果时就要將喇叭箱蓋打开直接檢查箱內各接綫点和量一量綫圈有否燒断。接綫脫鉗的重新鉗牢，綫圈燒坏的要換另一新的，或拆下重繞，換掉燒坏的一段。

第二种常見的毛病是喇叭用久了發生不同程度的沙声。主要原因是通过綫圈工作电流不稳，时小时大，太大了就会使舌簧过度振动而引起：1. 傳动桿与舌簧的鉗接点松脫；2. 舌簧和銅框的固定鐵綫碼鉗接松弛；3. 橫支持銅片和紙盆，傳动桿的鉗接点松脫。这时傳动桿和橫支持銅片舌簧和傳动桿，橫支持銅片和紙盆鉗接点舌簧和磁極發生剧烈的磨擦和碰撞，而發出难听的爆裂声。

檢修时可將喇叭木箱蓋打开，看舌簧的位置是否正在S、N磁極的空隙中間，有沒有緊貼在某一边磁極上。如果有，就是傳动桿和舌簧的鉗接点松了；可將食指和

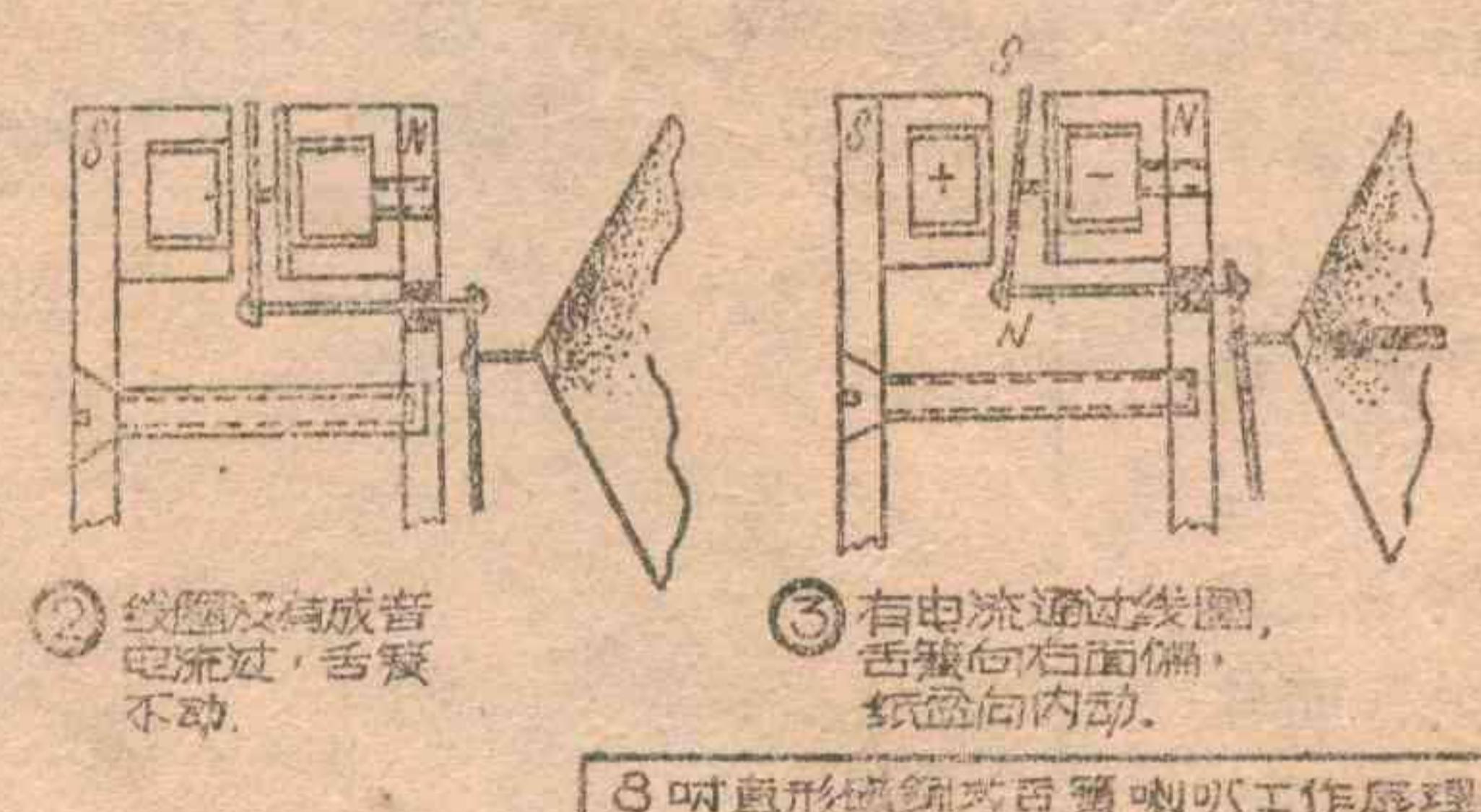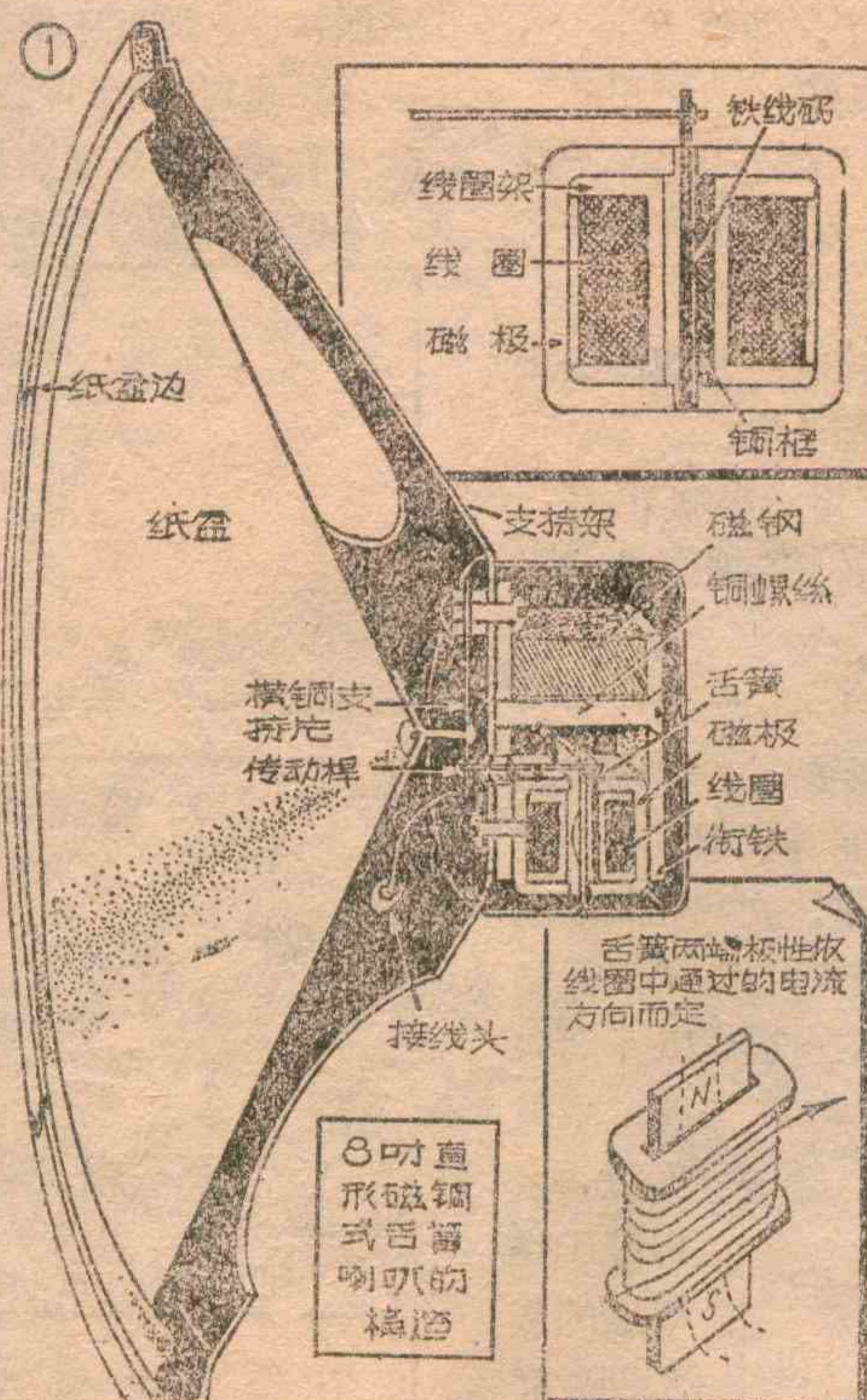
中指伸入紙盆里用微力上下压动，看看有否磨擦声，如果有，就証明紙盆和傳动桿，或橫支持銅片与傳动桿、紙盆的鉗接点松脫了。找出原因后就可針對不同情况进



8吋直形磁鋼式舌簧喇叭工作原理

行修理。

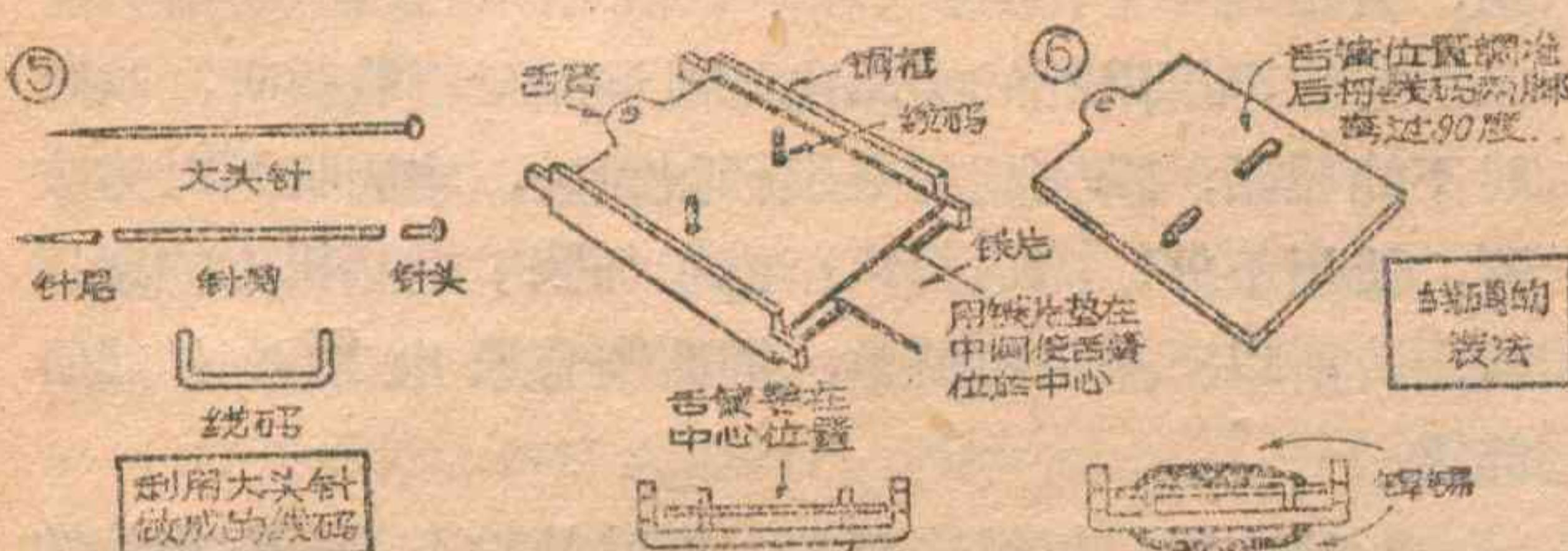1. 傳動桿與舌簧接點脫鉗、傳動桿和橫支持銅片，及傳動桿和紙盆錫鉗點脫鉗，修理較容易，可先用小刀或鏟刮去上面一層油垢或氧化物，然後用電鎔鐵重新鉗牢，就行了。鉗回傳動桿和舌簧的脫鉗點時，要注意舌片正好摆在銅框（或兩極間）之正中間。修理紙盆和橫支持銅片時要注意在錫團融化後同時用左手四面平均用適當的壓力壓住紙盆，使紙盆不會因為彈力而離開支持銅片鉗接不上。用力不能過猛，否則，錫冷固後，紙盆、支持銅片、傳動桿和舌簧都拉得很緊，有時會使舌簧不能保持兩極中心位置，甚至會和磁極靠在一起；同樣發生不響或裂聲，使音量減小。



2. 舌簧和銅框的固定鐵線碼松了發生裂聲（沙聲）是最常見的一種毛病，常要把線圈、舌簧拆下來，換鐵線碼才能修好。修理這種毛病時，先將拆下的銅框，用電鎔鐵將固定鐵線碼上的鉗錫燙去，拆下舌簧和銅框，然後用鋼鏟將兩片上不平和生銹部份鏟平淨。固定鐵線碼要用一定硬度的和原線碼粗細差不多的鐵線做較好，也可用大頭針代替。可將大頭針的尖頭截去按銅框上兩小洞的距離，彎成一綫碼（如圖5），然後用鎚子在綫碼上均勻地輕輕地鎚一次，使鉗接時容易上錫。用綫碼將銅框和舌簧套好後，找一硬紙皮或鐵片，厚度要能使它夾在舌簧和銅片中間後，舌簧正好处在銅框的中心位置（如圖6，可試用一般低頻變壓器的廢矽鋼片代替）。鐵片（硬紙皮）夾緊在舌簧和銅框中間後，可將舌簧這面的綫碼頭用鉗子彎過90°緊貼着舌簧，這時就可上錫了。銅框和舌簧兩面上的錫要求將綫碼蓋住就可以，不要太多，否則增加了厚度，線圈放不進。等錫冷卻後即可取出鐵片，用手輕輕搖動舌簧看看是否鉗在正中心位置和是否牢固。不合規格的要重鉗。舌簧放进線圈時，和前述一樣一定要先固定舌簧在兩磁極空隙相等距離的中心位置上，才能將舌簧和傳動桿鉗牢。拔出鐵片時可以看得見舌簧頭尾都不與磁極相碰且在中心位置，這就是最標準的了。修好後經試音就可鑑定修好與否。一般綫碼愈硬，鉗接愈牢，喇叭發出的聲音愈清脆，但聲音却比原來輕些。

第三種毛病是喇叭原來聲大，突然變得聲音細了，這個原因，除了上述，舌簧和傳動桿脫鉗，舌簧和磁極緊吸等而引起的外，還有屋外線路末端喇叭用戶線短路，斷了一條線，和喇叭內永久磁鐵的磁力減弱都是會

使喇叭音細變輕的。修理辦法這裡就不詳談了。

最後廣播技術人員，收音聯絡員和各喇叭用戶應該注意經常維護喇叭，要使喇叭不出故障，一定要保證喇叭工作電壓不能長期超過規定值。發現過高了就要降低電壓。其次防止喇叭燒壞，要做好避雷工作，有条件的都安上炭精避雷器。沒有避雷器的，打雷時要將開關關掉不收廣播（將開關接地線），以防止雷擊。此外還要使喇叭不受潮、雨淋、劇烈震動。導線不能用力拉，用插頭的，拔開插頭時不能拉接線，防止將線拉斷。

強放管屏極發紅

的原因


景志礼

大中型擴音機上常用的強放管（例如805管）在使用不當時常會發生屏極發紅現象。屏極發紅的直接原因是屏極耗損过大，屏流超過了規定值。如果屏極發紅後再繼續使用下去就會很快損壞。根據本人所遇見過的強放管屏極發紅有以下幾個原因：

1. 擴音機負荷過重是強放管屏極發紅較常見的原因。負荷過重也就是說外接喇叭太多，其總的並聯阻抗比機器的額定輸出阻抗小得太多。判定負荷過重的方法是，看輸出電壓達到額定值時屏極電流是不是超過額定值。比如TY 250/1000機，每部250瓦的輸出電壓為120伏，當訊號輸出電壓達到這個數值時，屏流（805×2）不應當超過380毫安，如果超過了就證明負荷過重。

2. 推挽輸出的或並聯運用的兩只強放管不平衡時，其中內阻較小的那一只屏極也可能發紅（此時也伴隨著失真現象）。這種情形多半是由於一只強放管失效或效率低落使另一只負擔過重所造成。

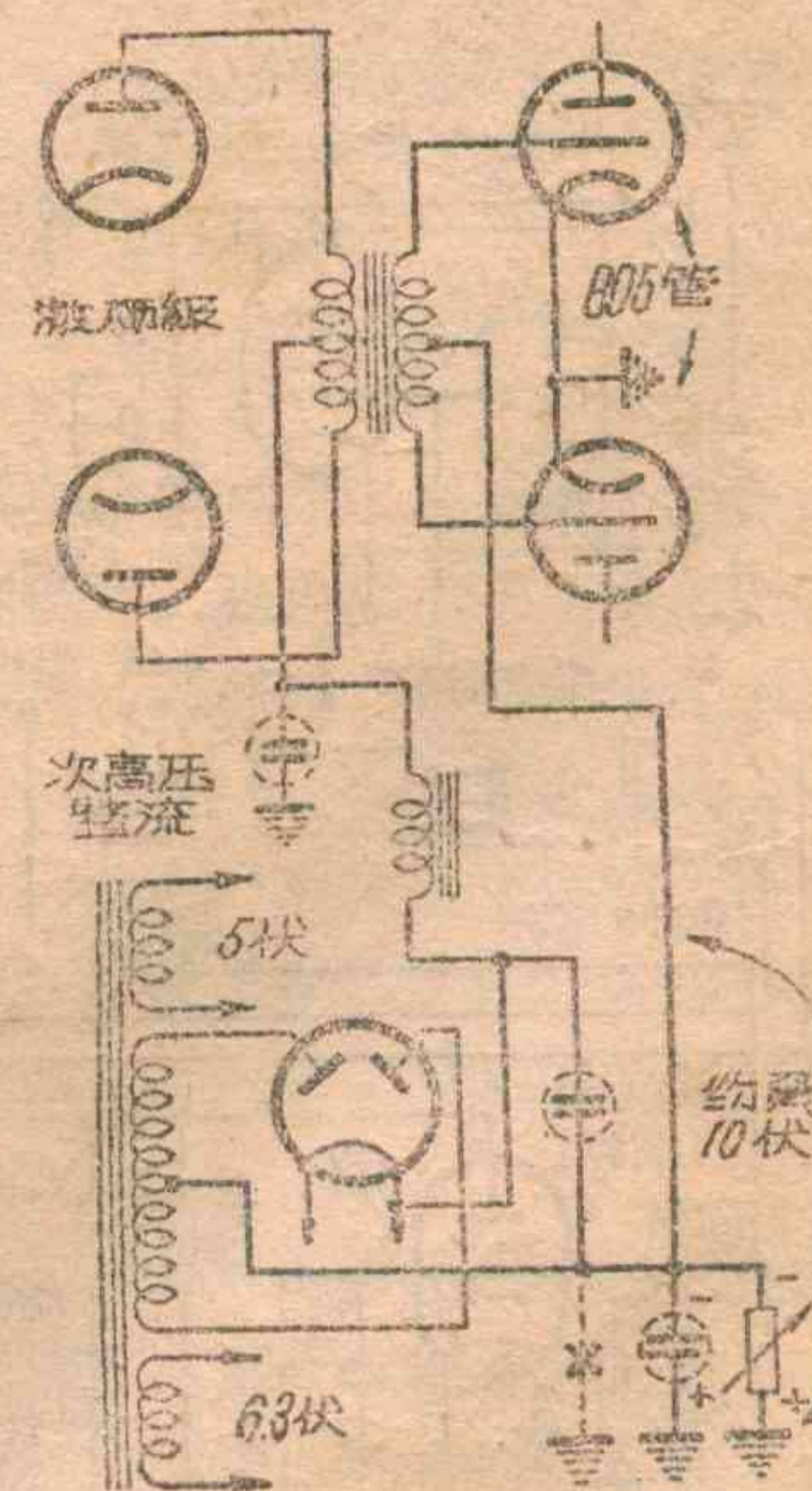3. 屏極電壓或柵極電壓過高會使屏極發紅。例如兩只805輸出300瓦，柵極負壓零伏時，屏壓應為1250伏，又如807的柵柵壓一般也不能超過400伏。如果超過了這個規定值，由於靜止屏流增大，因此屏耗過大而發紅。應該指出，在上述兩種原因時，無信號時是不會發紅的；但若是屏壓太高




或帘栅压太高，則严重时在柵極無輸入訊号时，屏極也會發紅。售品扩音机一般是不会發生的，但若是高压变压器因修理不当，或重新配上的，那是可能的。有时，当整流部分的洩放电阻断路，或分压电阻变值也是可能的。其次因交流电源电压过高也是可能的。由于电源电压表的誤差太大或损坏，指出的数值比实有的电压低，这时如果按表上的数值調够电压，也会使屏極电压增高（当然灯絲电压也会过高，这时更易發生屏耗过大的現象）。这时就要換用或調整交流电压表。

4. 当柵極負偏压由于偏压电源损坏或陰極电阻变值而消失或变小时，也会使屏耗过大而使屏極發紅。

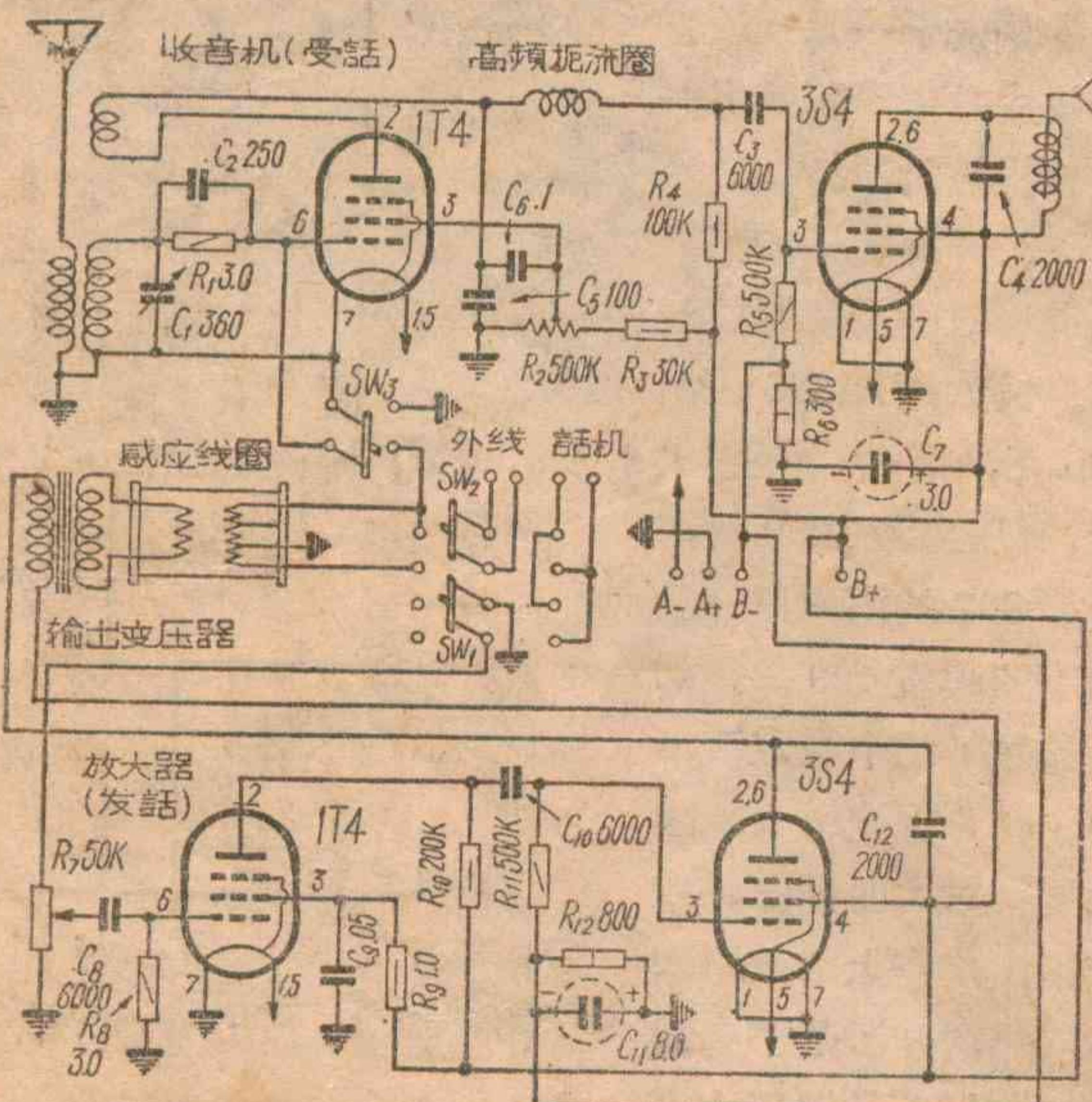5. 电子管本身質量不好。这样的电子管有时可以發現，当各部分电压都正常扩音机的負荷也不过重，但屏極还是發紅，換上別的电子管便不紅了。这就是电子管本身的问题。这样的电子管經過适当的处理还是可以正常使用的。比如將805的柵極供給一負电压（一般用-10伏左右便可）可以使屏極不發紅。这个负电压可以在机器本身次級高压整流部分的負極接一電阻 R 取得（如附圖）。不过这时的输出及特性当然要差些了。有时將这些电子管加以“老練”处理，也可能恢复工作。

簡單的會議電話機

在社会主义建設全面大躍進的形势下，各地党政机关或企業單位愈來愈多地要召开電話會議了。會議電話机的价格比較貴，也不一定适合于县市使用。下面介紹的是利用簡單收音机和放大器制成的會議電話机，是河南新蔡邮电局綫務員許明远同志在該局党支部的支持下



制成的。經和平玉、汝南、正陽等地試話，證明發話和受話都很清晰，而且在不开電話會議时还可以当作收音机使用。

这部會議電話机仅仅是一部电池式兩灯再生式收音机和一部有兩級低放的电池式放大器組成。在按照附圖裝好后，把双刀双掷开关 SW_1 扳向右，讓電話机接入放大器的輸入端， SW_2 扳向左，于是便可以向電話机的話筒發話，声音經過放大器、輸出变压器和感应綫圈輸向外綫，供对方收听。对方来的發話 經過 SW_3 接到收音机檢波管的控制柵極和地綫之間，利用收音机喇叭將來話播出，于是就可以开電話會議了。

这部會議電話机和宏声厂出品的會議電話机比較起来，有下列 4 个特点：

1. 宏声厂出品的會議電話机發話时不能收听，收听时不能發話，講完話后必須經過調整，才能听到对方來話，使用不便。而这部机器由于加裝了電話机上的感应綫圈，所以不需任何調整，即能像普通電話一样能听能講。

2. 成本低，每部約55元，也就是說不及厂制售价的一半，而且还可以作收音机使用。有收音机的單位还可利用原有的收音机，費用更省。

3. 裝制和使用簡單，便于乡社使用。

4. 这部會議電話机声音清晰宏大，只要收听單位也使用这种會議電話机，發出的声量可供 20 人收听。

这种对講會議電話机虽有上述特点，但裝置时也应注意尽可能把發話和受話兩部分合裝在一起，否則使用和攜帶均感不便。

（林惠五）

怎样辨别干电池的好坏？

蒋宗彦

一般辨别小干电池新旧的方法是用小电珠逐一試驗，或用电压表测量。这两种方法都不一定可靠。因为有些电池虽不能使小电珠發光，但是照样可以做为乙电电源，供給电子管的屏流，如果認為不亮就拋棄未免可惜，电子管屏流一般只有小电珠發光时电流的几百分之一甚至更小。我會把十二节旧电池作为一灯机的乙电，每一节电池都不能使小电珠發光，但仍旧使用达半月之久；其次有許多电池虽已不能供給电流，但用电压表去测它时，表上仍有 1.4 伏左右指示，而且锌壳还完好如新，这种电池若不更换，显然有害無益。

辨别小干电池好坏的可靠方法是：事先繞好一只10欧的固定电阻，把它串联在 0—500 毫安表中，然后逐一地测量每一个干电池（注意：每次只能測一节，否则有燒燬电表的危險），一般全新的干电池，毫安表上的讀数总在 140 毫安左右，只要讀数 100 毫安以上，該电池就可用；讀数在 50—100 毫安时，还能勉强使用，但已为时不久；如果讀数在 50 毫安以下，即已完全不能使用，必須更换。

無綫電工業大躍進

—全國輕工業產品展覽會資料

標誌着我國第一個五年計劃期中輕工業巨大成就的全國輕工業產品展覽會，四月十日在北京開幕了。會上展出的有我國日用品輕工業、食品工業、手工業方面的產品共幾萬種。

無數的無綫電愛好者們對這個展覽會特別感到興趣的是陳列的許多收音機和無綫電新產品。解放以前，我國在收音機製造方面只能依靠國外進口的零件進行裝配和修理，第一個五年計劃期間，我國在收音機製造方面有着飛躍的發展，我們已經全部用國產零件製造收音機了。從1952年到1956年收音機產量增長了十倍，質量方面也有了迅速的提高，這些收音機不僅供應國內人民的需要，而且已進入了國際市場，不少品種享有盛譽。

北京公私合營廣播器材廠製造的牡丹牌七燈交流收音機，是我國出口的高級收音機的一個代表，能收聽三個波段，裝有旋轉180度的磁性天線，琴鍵式的波段開關，選擇性好，使用方便。北京市手工業合作總社電器廠出品的鳳凰牌七燈交流二波段收音機，也採用磁性天線，它的主要特點是喇叭成45°角，發音柔和，音量的大小和音調的高低，可以分別調節。這也是出口的一種國產收音機。南京廠出品的熊貓牌5燈交流收音機，外形美觀，適宜於熱帶、亞熱帶使用，主要行銷印度尼西亞一帶。

供國內人民使用的收音機，更是品種繁多。天津公私合營強聲電機廠出品的5702A型五燈交流收音機，有兩個波段，售價僅110元，適合家庭使用。手提式451型交直流兩用四燈機，是上海廣播器材廠的最新產品，可以用電池，也可以用交流市電，居家或旅行使用都很適宜。野玫瑰、哈爾濱牌的三燈機，價錢特別便宜，五、六十元就能買一架。長江牌、祖國牌是我國出土比較好的直流收音機，可供農村無交流電的地方使用。

會上還陳列着哈爾濱龍江電工廠出品的“半導體發電器”，可以供給像長江牌這一類收音機作電源用，這是沒有電源的農村所最感興趣的產品。天津強聲電機廠製造的耳聾助聽器，小巧玲瓏，聲音宏亮。還有一種沒有電子管的交直流兩用擴音機，是天津真美電機廠出品，小巧輕便，適於攜帶，十節干電池，可以連續使用八個小時。另外還有一種高頻電子熱合機，是利用高頻電流的熱效應，粘合塑料雨衣、防護手套等塑料制品用的。

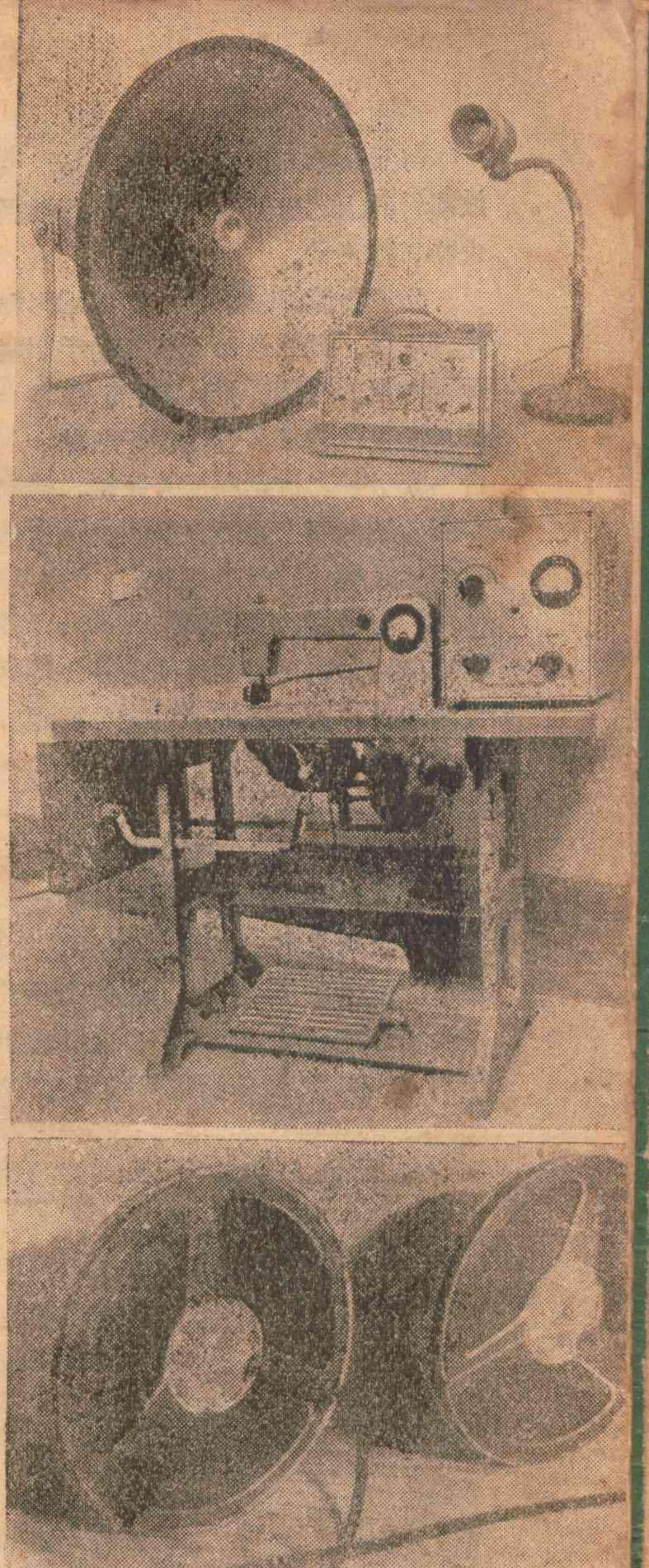


圖1 無電子管的交直流兩用擴音機


圖2 高頻電子熱合機

圖3 彙音紙帶

圖4 輕工業產品展覽會中的收音機

工業上用的一些高級紙張過去我們都是依靠進口，現在也能自己製造了。會上展出了上海華麗銅版紙廠出品的彙音紙帶，質量已能達到民主德國標準，現已大量生產供應市場需要。電容器紙是能夠標誌造紙工業水平的一種紙，展覽會上也有了我們自己的產品。這種紙技術要求極其嚴格，8張10微米的電容器紙才有一張新聞紙厚，可是它的強度却比新聞紙大三倍多。

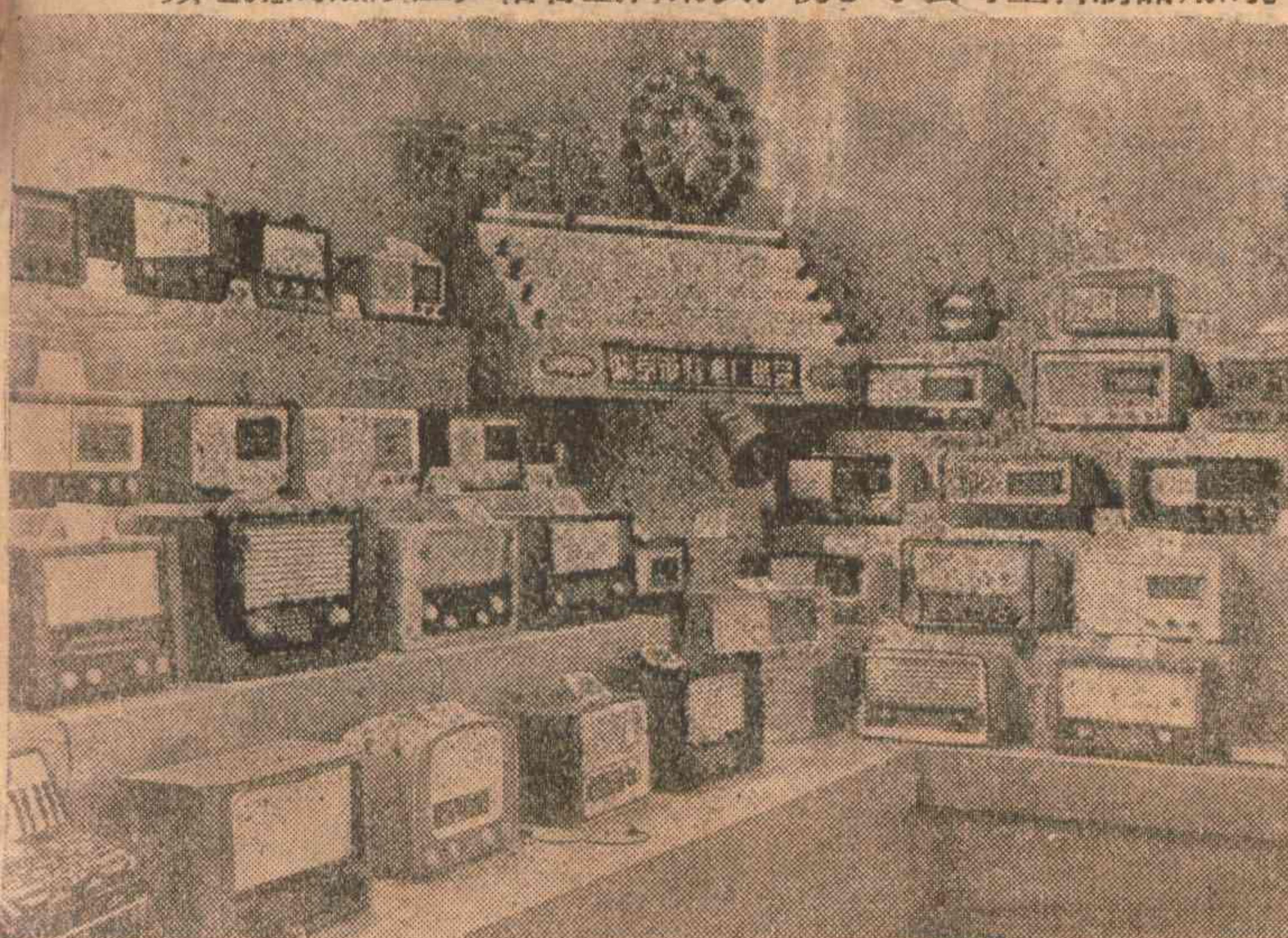上面所介紹的不過只是展覽會中無綫電展品的一小部分，從這裡已經可以看出我們在輕工業方面這幾年來的巨大成就，可以預計，在第二個五年計劃期間，我們的無綫電工業將發出更大的光采。



(上接第5頁)

波器屏面上的电信号波形，不断地調整，以保持中間放大器工作正常。

为了导演能很方便地指挥摄影和播音人员，以及图像调度员、调节员和摄影师助手间联系，伴音系统的伴音调度员、和播音员、话筒管理員、录音机管理員等間便于联络，台内装了一套通話和信号系統。他們面前的台面上裝的許多扳鍵和信号灯就是供他們調度用的。

發射机和天綫

从控制室送出的图像信号和伴音信号，經過兩条傳輸電纜分別到达并列在一起的图像信号發射机和伴音信号發射机。

图像發射机虽是采用調幅制的，但它跟通常語声广播里所用的調幅發射机有着不少区别。通頻帶是50周到6.5兆周。为了使图像信号所佔据的波道不致于太寬，因此不像語声广播那样地發射双边帶，而將其中之一去掉大部分。这一方法称为“殘留邊帶傳輸法”。

伴音發射机便采用調頻方式，这可以使它的抗干扰能力增强，傳音質量改善。

兩部發射机是共用一付天綫的。为了避免互干扰，發射机室里有一具分波器，它能阻止图像信号进入伴音發射机，配音信号进入图像發射机。分波器将疊在一起的兩种电信号送到天綫，再变成电磁波輻射出去。天綫裝在对地絕緣的自立式鐵塔上。由于超短波是直綫傳播的，傳不到地平綫以下的地区里去，为了扩大服务区，天綫鐵塔應該架得尽可能地高。莫斯科電視广播台新近架設的天綫鐵塔高达500米。

天綫电波从天綫輻射出来以后，電視广播台的任务便完成。在电视台內演播的节目在整个電視广播节目中所佔的比重并不大，在中、小型台里尤其是这样，往往大部分时间都用来放送影片，轉播公共集会，运动比賽和劇場演出的实况，以及轉播大型電視中心台的节目，差不多每个电视台都备有电视电影放送設備和攝取戶外节目用的電視車。



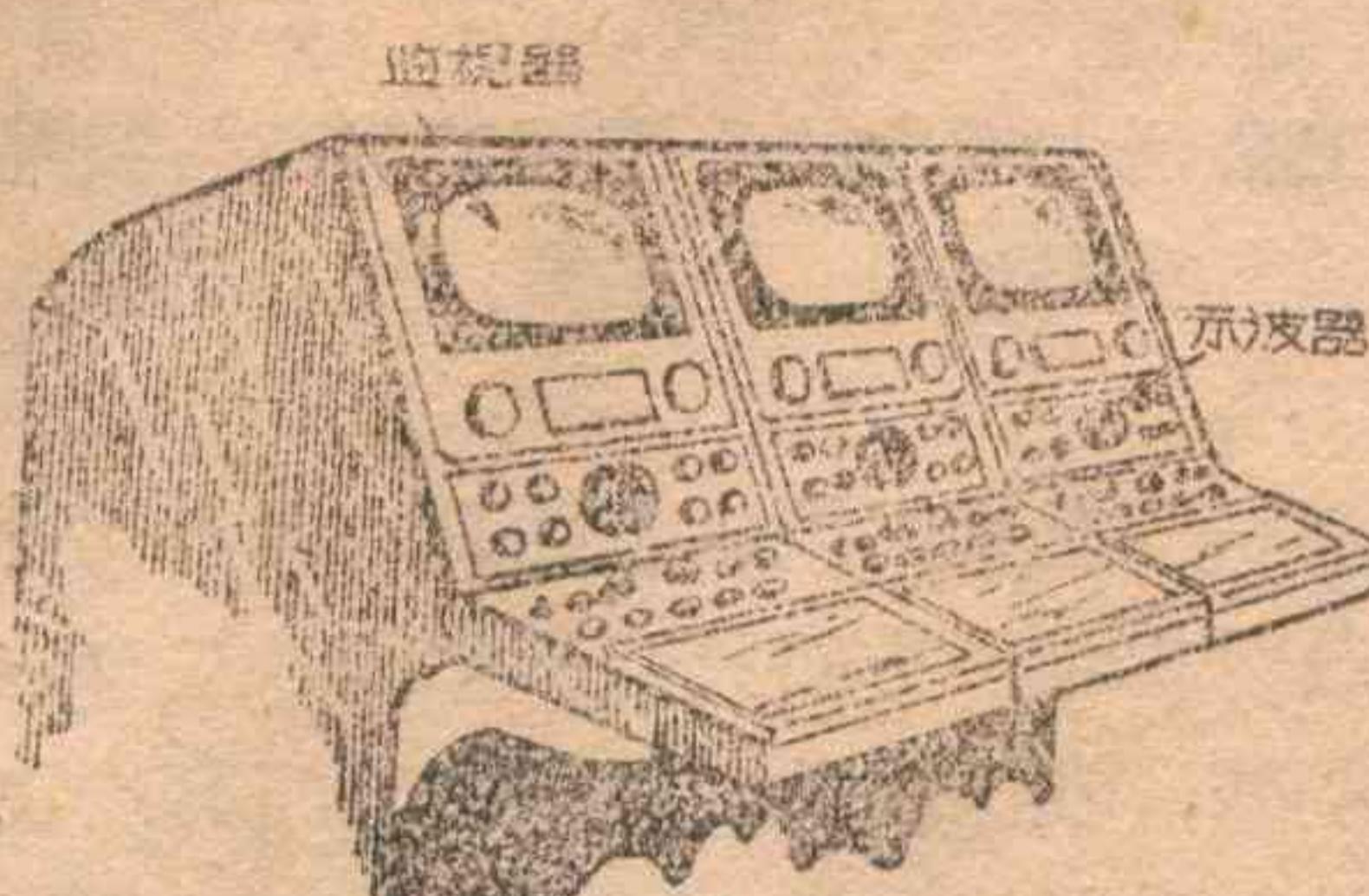


圖 7 調節員控制台

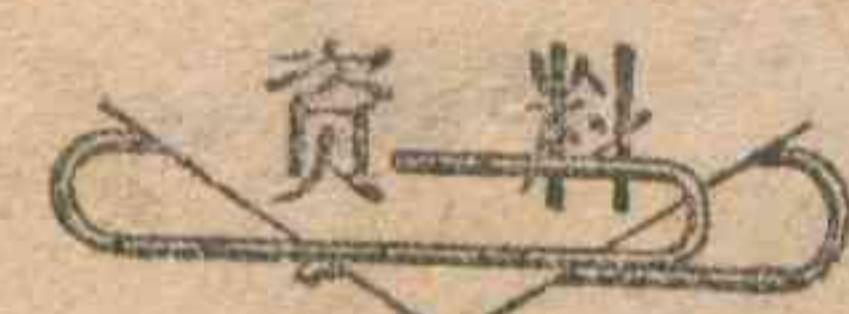


中苏牌交流5灯中短波收音机

—北京市第一無線電合作社产品



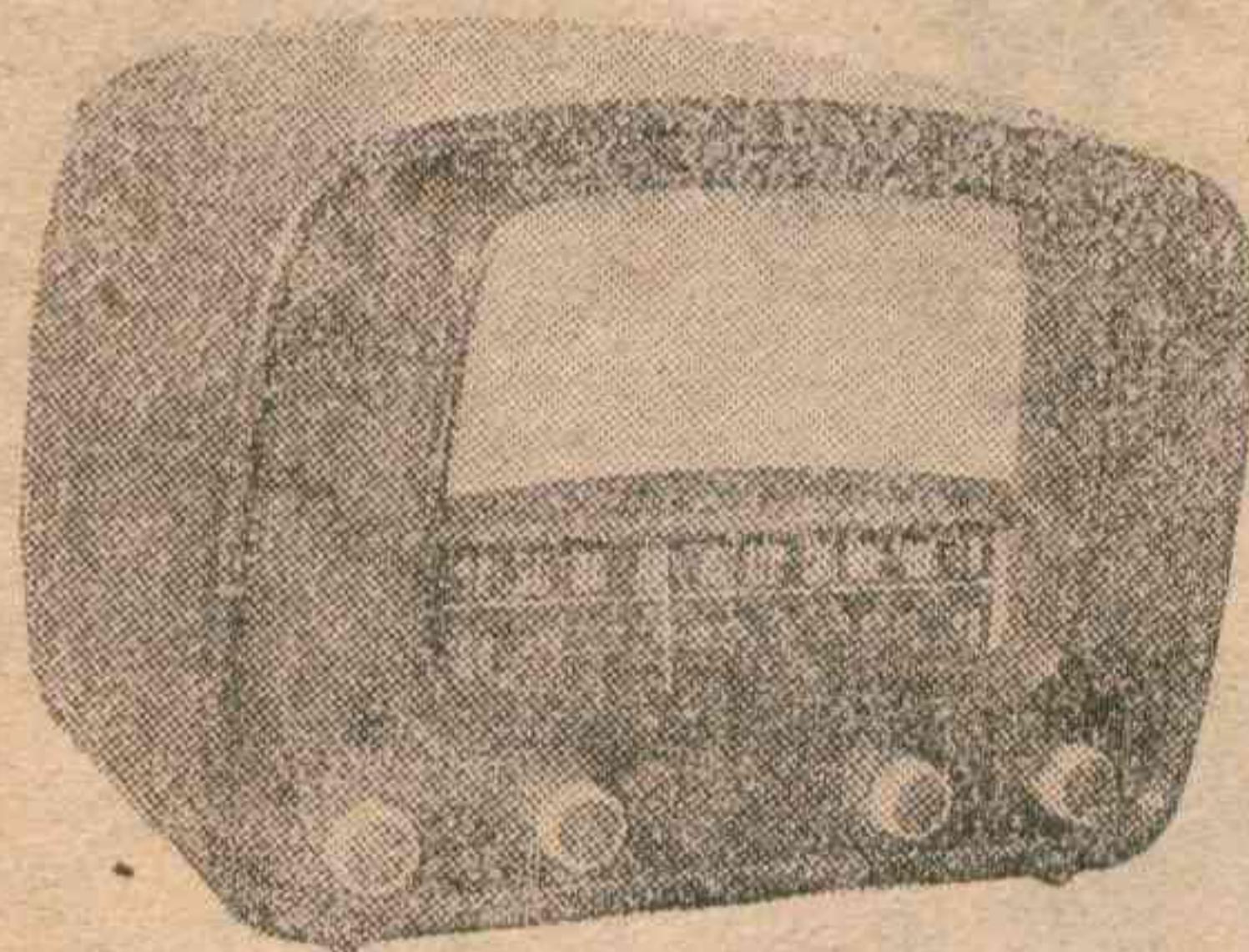


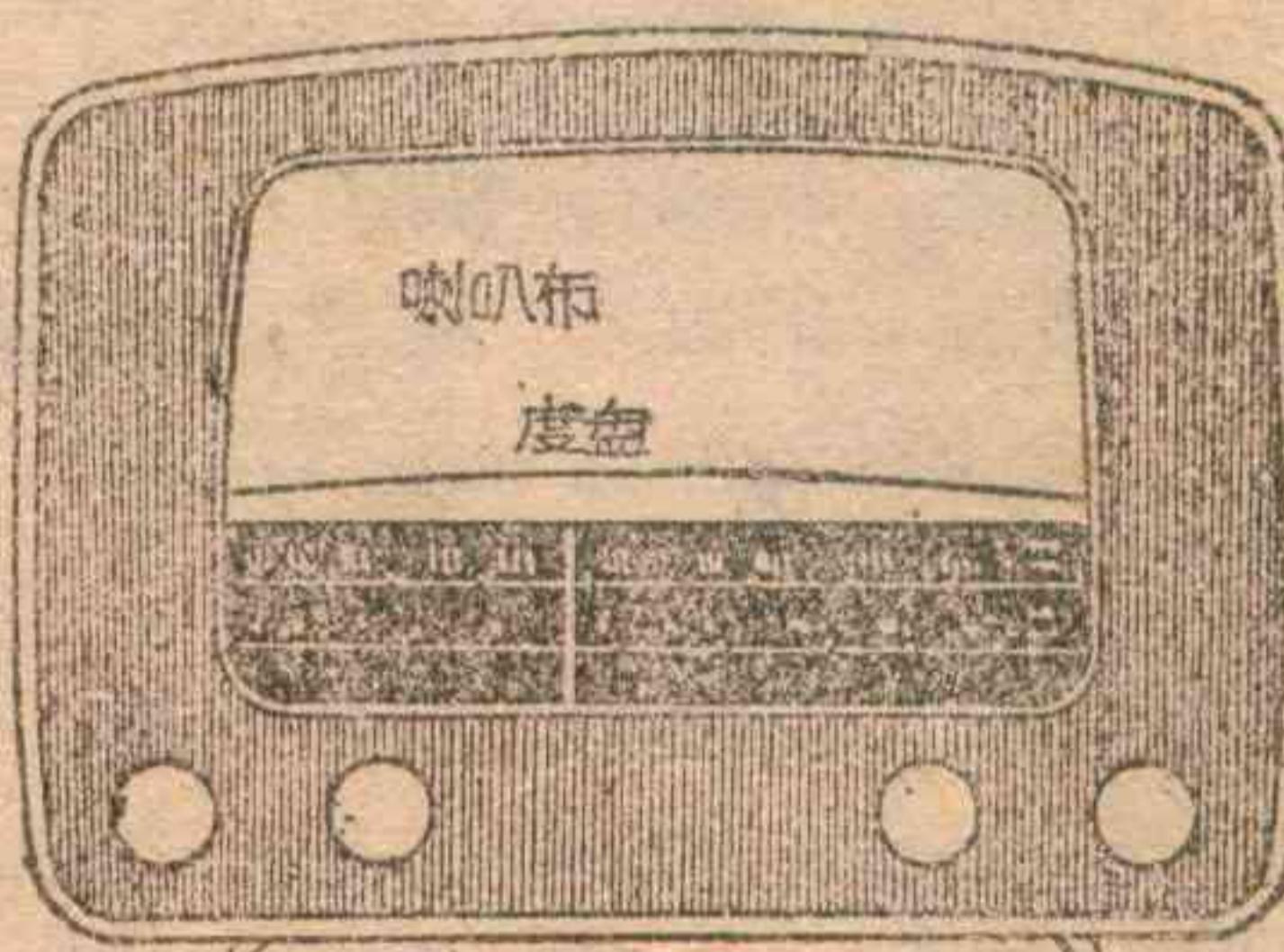本机可加电唱机播送唱片，收音范围：中波段550千周—1600千周。短波段5.5兆周—18.5兆周。电子管用6SA7变频；6SK7中間频率放大；6SQ7第二检波兼自动音量控制及前級放大；6V6功率放大；5Y3全波整流。



音量調節 音量
及开关 調節

波段 电台
变换 选择

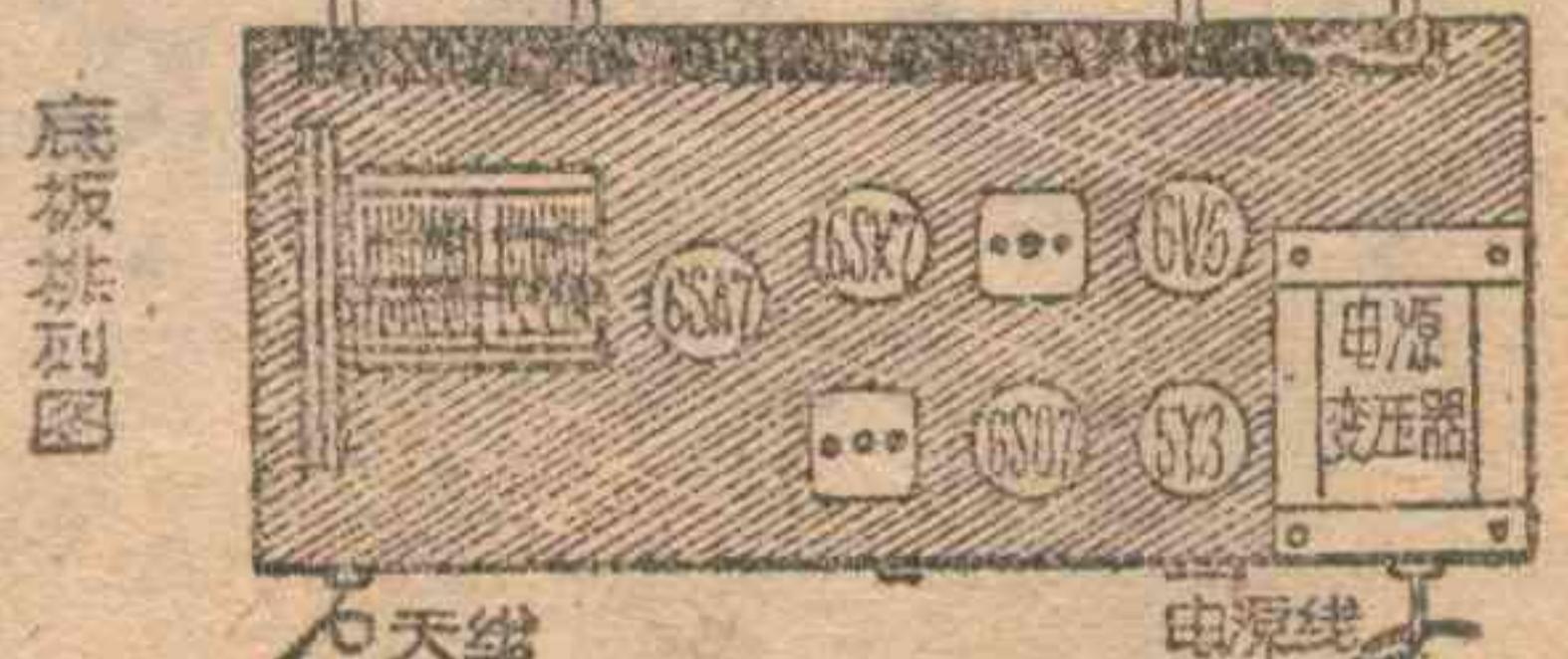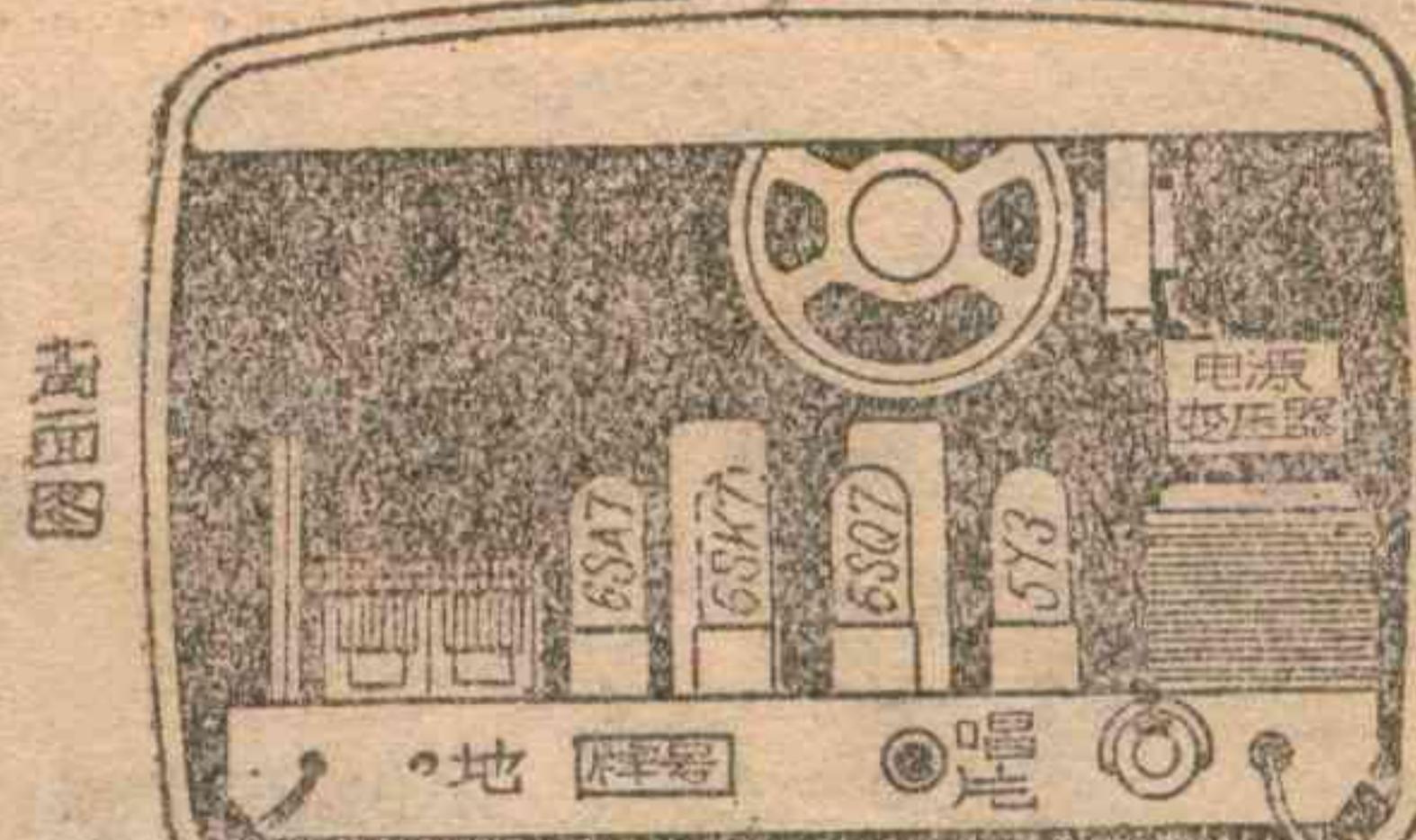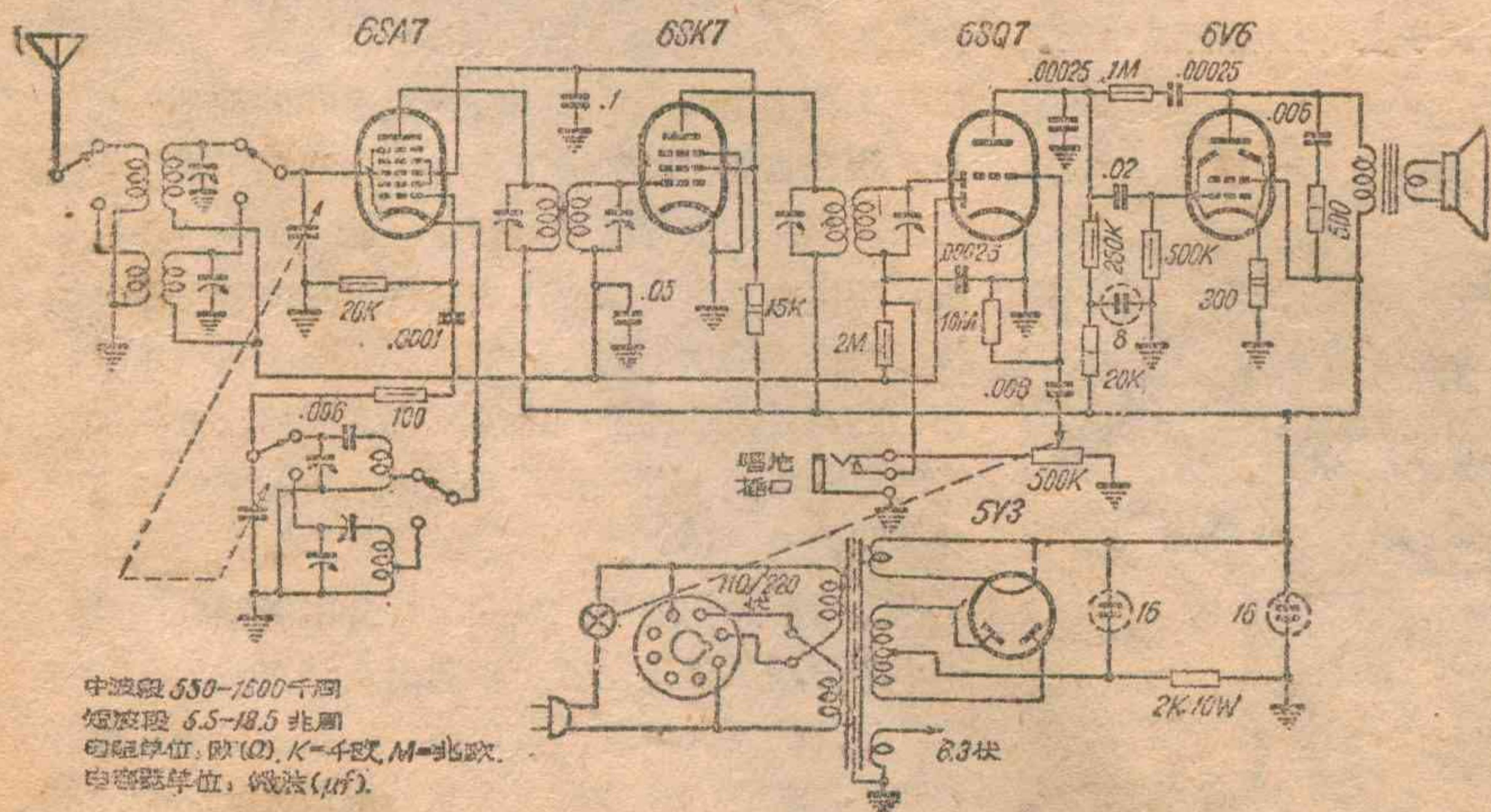

小巧的两灯直流收音机

朱 鴻 影

这是一架用七極變頻管作檢波的再生式收音机。利用電子管第一柵加接适当的正电压后，可以消除管內灯絲附近空間电荷的原理，乙电用15伏就可工作。因此有条件把机件做得非常小巧，包括电池在内，体积只有 $158 \times 108 \times 34$ 公厘，可以放在口袋里。綫路和另件数据見圖1。


另件選擇 由于体积小，另件排列較挤，所以要选用小型的另件。例如可变电容器可用塑料介質絕緣的，电位器用华北無線電器材厂的，固定电阻用市上出售的小型日本貨，电阻用 $\frac{1}{4}$ 瓦或 $\frac{1}{2}$ 瓦的，三回路綫圈用美通或長江336号，電子管就用国产1A2Π作檢波，2Π2Π低放。

木盒制作 木盒分底板与面板兩部分，底板兼电池盒，面板兼收音机底座。底板用六塊厚4公厘的木板(圖2甲中A、B、C、D、E、F)和一塊三層膠合板G組成；木板E把木盒分成兩格，一格容納机件，一格放电池，电池格又用木板F分成兩格，一格放甲电，一格放乙电。木板按圖中尺寸截好后，在C、E兩板上如圖2乙裝好連接甲、乙电池的黃銅片，然后用膠膠合，將四角鋸平磨光上漆。

面板用膠木板制的，共4塊。見圖2丙，H(木盒蓋)与I(机件面板)用3只 $\frac{1}{4}$ 英寸螺釘連接，K(灯座板)板上邊緣用螺絲攻做3个 $\frac{1}{4}$ 英寸螺牙，再用螺釘与H板垂直旋緊，I和J(天地綫和耳机插座板)用2只直角銅片相連。面板放入底板后，用平头螺釘由A板中央小孔穿入，旋牢于J板小孔Y中，把面板固定住。各板具体尺寸和开洞位置均在圖中已有註明。

另件排列与裝置 为了便于携带，可变电容器C₁和电位器R₃的旋鈕不要过份地突出到面板外面，可先把这两样另件裝在一个用金屬片折成像圖3甲那样的支架上，再把支架裝到面板I上。旋鈕也要按圖3乙改制，

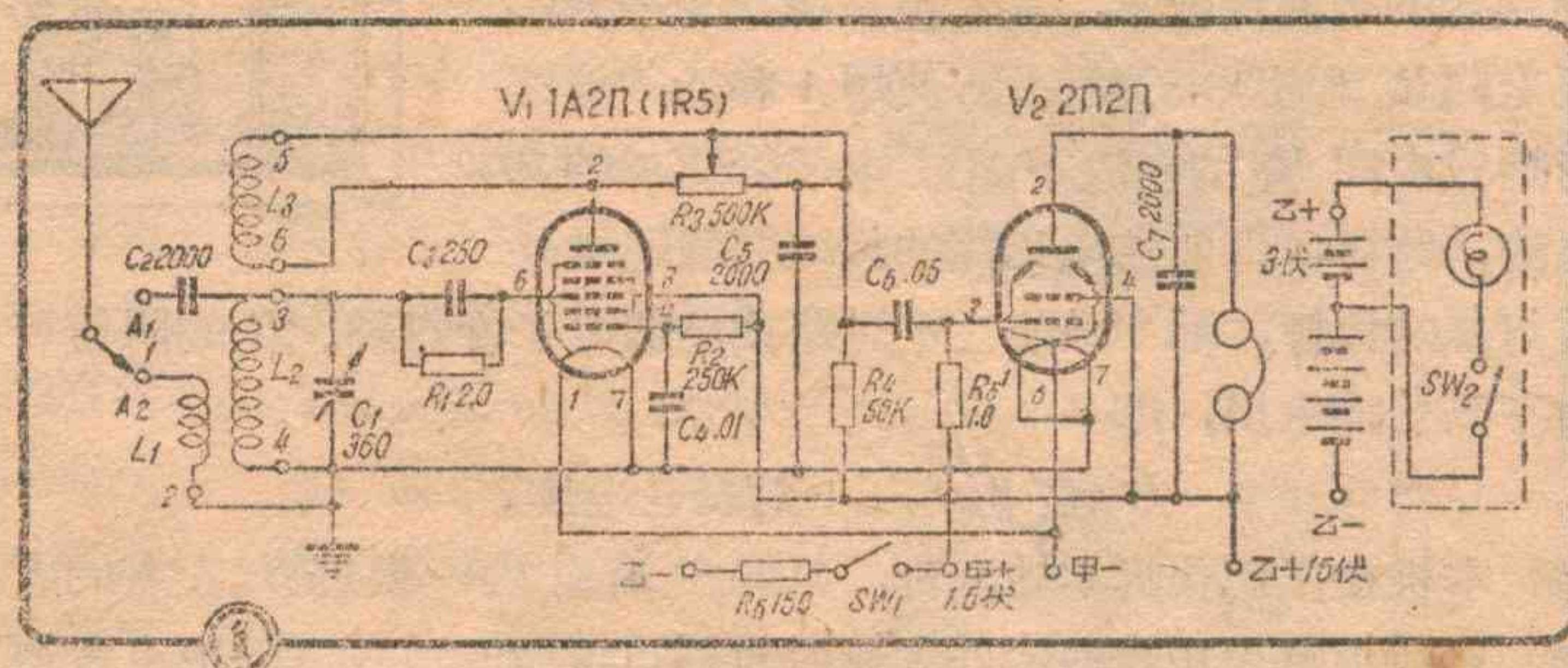
使旋鈕的大部分伸入到面板里面，外面只留3—4公厘的厚度，和H板在同一平面上，見圖3丙。裝電子管的K板很小，要把管座邊緣像圖3丁那样截去，才能裝得下。主要另件的排列見圖4，圖4中的綫圈是和面板垂直的，要把綫圈管截短才裝得下，改动麻煩，建議把SW₂部分省去(与收音無关)，騰出地位足够把綫圈橫放。如果电位器上附有开关的，圖中的开关可省去，不过要



注意电位器加上开关后的厚度，木盒的厚度是否容納得下。

綫圈制作 用美通或長江336号綫圈1只，把再生圈末端拆出(即5处的綫头用烙鉄燙开)，接上粗細相仿的絕緣導綫(接头处要用錫鋸牢)，照原来的繞法加繞20多圈，如照原来的繞法繞不好，亂繞亦可，不过繞的方向要和原来的一致。加繞的綫圈亂繞時要多繞几圈，繞好后把尾仍鋸回到5处，最后在上面封一層腊，以免加繞的綫圈松开。

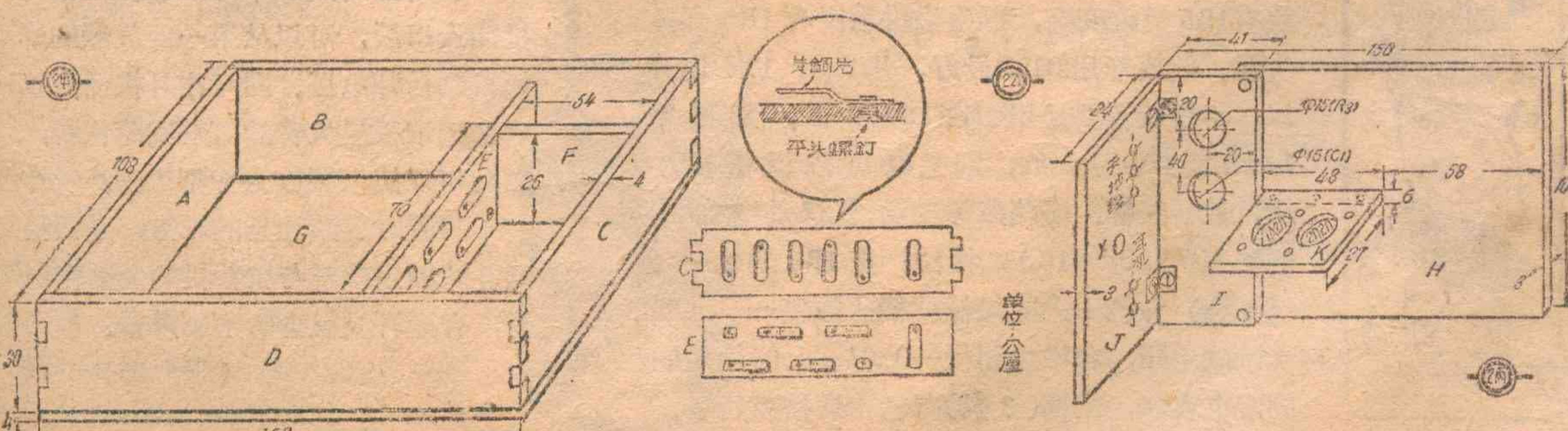安装与收音 錫接前应先將电阻与电容器在面板下具体的排列一下，确定每一个另件在面板下的位置，然后由里到外逐一錫接。錫接时不要把烙鉄在錫接处放得过久，因为电阻与电容器的接綫都很短，容易傳热，烙鉄在上面放久了，有把这些另件燒坏的可能。接綫最好用膠質絕緣的細接綫。甲、乙电的接法可参考圖4，甲电是一节2号电池(手电筒用的)，乙电是10节鋼筆



电池，5个一層，分2層嵌入乙电池格內，利用黃銅片的彈力把它們固定住。电池嵌入时要注意它們的極性，不可弄錯。例如面上一層靠近甲电的第一节电池，按圖4位置，上端為負極，接 R_6 ，下端為正極，由黃銅片和下層第一節电池負極相連，下層第一節电池上端正極又由黃銅片和下層第二節电池上端負極相連；第二節电池下端正極再由黃銅片和上層第二節下端負極相連，这样把10節电池正負極交叉顛倒的嵌入后，就串联成15伏的乙电了。


电阻 R_6 是用来防止乙电短路和保护电子管的，因为机内另件排列較挤，乙电碰綫短路和誤接的可能性較大，在乙电負極接上一只限流电阻 R_6 和甲电正極相連，使甲+和乙+通路时通过电阻 R_6 的电流不超过电子管灯絲的总电流，这样，即使乙电正極的接綫誤碰通地处或灯絲的負極，都不致使乙电短路或燒燬电子管灯絲。 R_6 的阻值可由下列公式求出，即

$$R = \text{乙电电压} \div \text{灯絲总电流}.$$

本机在杭州收听本地电台，只要在 A_1 处接一根1公尺左右的天綫，声音很响。用普通室外天綫时可用舌簧喇叭放音，外地电台用耳机收听也很响亮。在本地电台播音时收听外地电台，不接地綫白天可收到北京、上海等地电台；晚上，本地电台停止播音后，可以


收到12个以上的外地电台，声音也很清晰。但一接地綫，选择性变劣，只能听到本地电台宏亮的播音声而收不到外地电台。由于机件体积小巧，可以放在口袋里，携带方便，裝上一根長70公分左右的鞭狀天綫，可以一面走一面听本地电台的广播。天綫加長到2公尺以上就可收到外地电台，适合于到郊区旅行之用。对于一个初学的無綫电爱好者來說，这架机件的成绩是令人满意的。

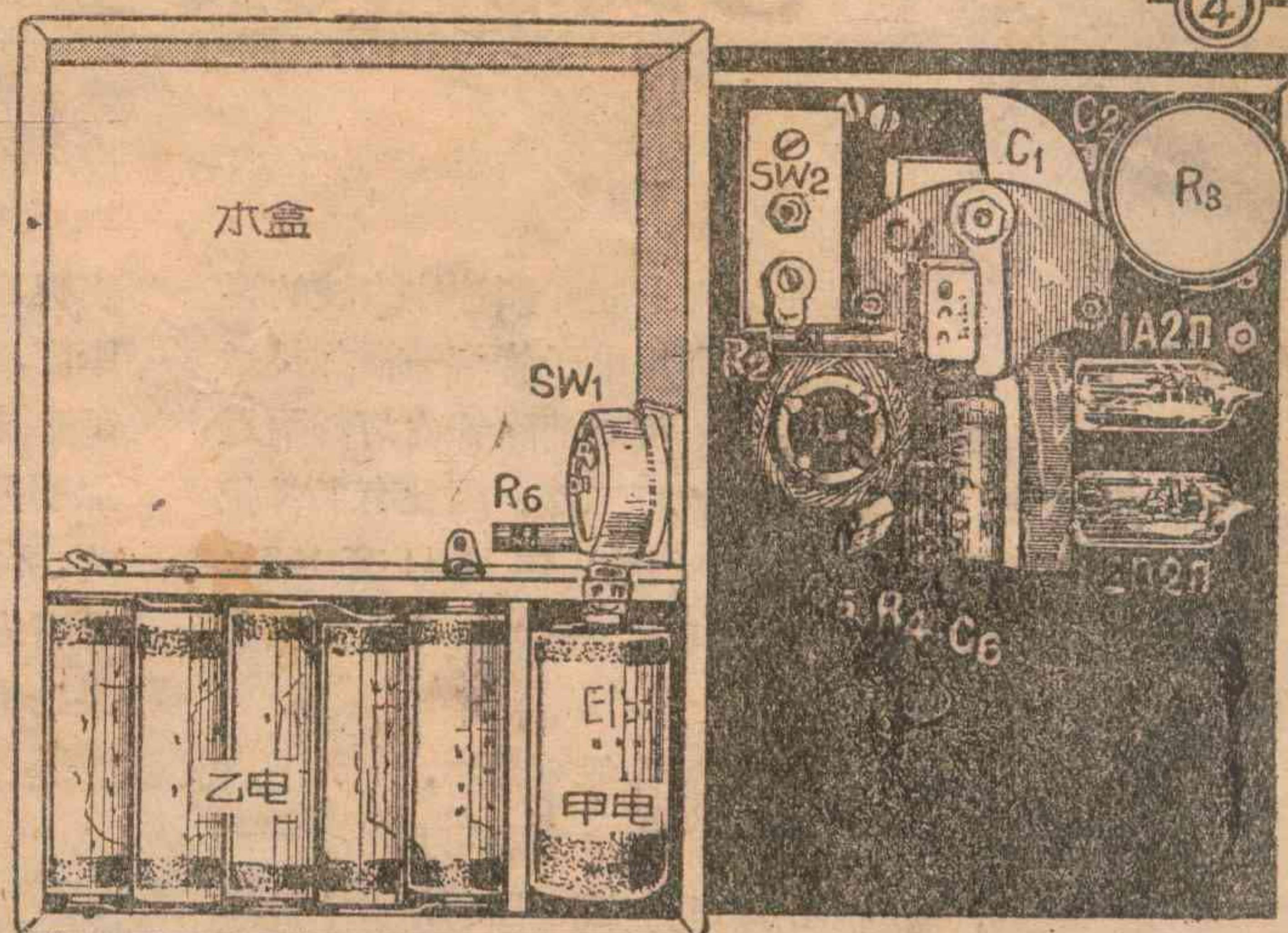后記 線路圖中的 R_4 据作者經驗，它的阻值只能在50到100千歐之間，太大了会产生再生不足的現象。 C_4 、 C_6 可以用0.01或0.02微法的，不过用0.05时較响。檢波管用1R5較好，用新的甲电时，1R5与1A2Π并無区别，但用了一段时间甲电电压降低了一些后，1A2Π就沒有1R5灵敏度高，再生嘶叫也沒有1R5那样尖銳。低放管用2Π2Π最好，用1L4、1T4也可以；不过放音要比用2Π2Π輕得多。如果用1A2Π或1R5做低放，则乙电可以改低到9伏，放音略輕，線路無需变动，仅仅是把2Π2Π的管座接法改成1R5的接法：把1R5的第一柵（4脚）和乙+之間像檢波級一样接一只250千歐的电阻，和地之間接—0.01—0.05微法的固定电容器，帘柵（3脚）与乙+通接就行了。



省电的接耳机方法

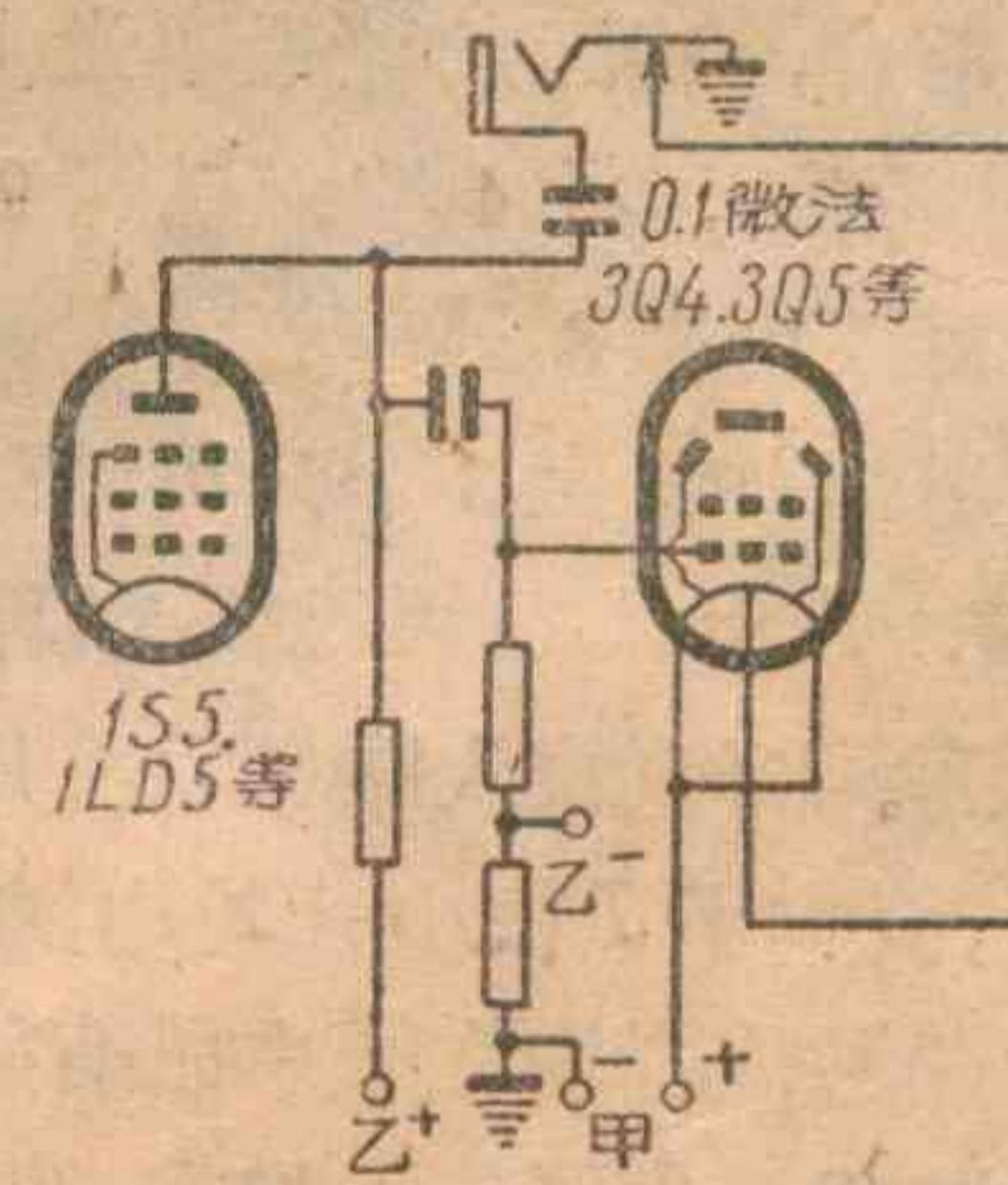直流收音机的外接耳机插孔往往接在末級低放輸出变压器的喇叭音圈上，这样在使用耳机收听时末級仍然要消耗电能。但一般的直流5灯收音机中，末級放大所消耗的电力約佔收音机总耗电量的三分之一，这是一个不小的浪费。



按照附圖的接法，那么就可以避免这种浪费。

从附圖的接法中可以看出，当耳机插入以后，可以从第一低放級的屏極得到音頻电压。同时在耳机插入以后又把末級放大管的灯絲回路切断，因此可以使末級放大管不工作。


裝置时應該注意的地方，是要把插孔的固定螺絲与收音机的金屬壳絕緣，否则耳机就会听不到声音。

（張大鑒）

当三管用的單管机

季平

我們只用了一只电子管制成了一架相当于三管效率的再生机，因此所費比一般的三管机要低得多、体积小得多。完全裝好后总共还不到二十五元，并且效果也很好。如果接一根高于屋頂兩公尺長二、三十公尺的天綫，在辽陽市晚間可收到山东、河南、中央等电台。这架收音机从外觀上看好像是單管机，其实它不是單管机，而是再生式三管收音机。圖 1 中 6H1 Π 是用国产北京牌双三極管，一半担任再生柵極檢波，另一半担任 功率放大。若有 6SN7 或 6H8C 等八脚管也可用，只要换一个管座就可以了。若手头有 6H2 Π 或 6SL7 等也勉强可用，不过音量稍小些。本机所用的高压直流电是用国产半导体 220/0.6 硒整流器担任。由于需用的直流电很小約只十几毫安，所以采取了半波整流，整流器所輸出的直流电远远的超过了所使用的电流，所以对收音效果上沒有多大的影响而又簡單經濟。圖 1 中的綫圈可以購成品（如美通 338）也可以自制，制法如下：用直

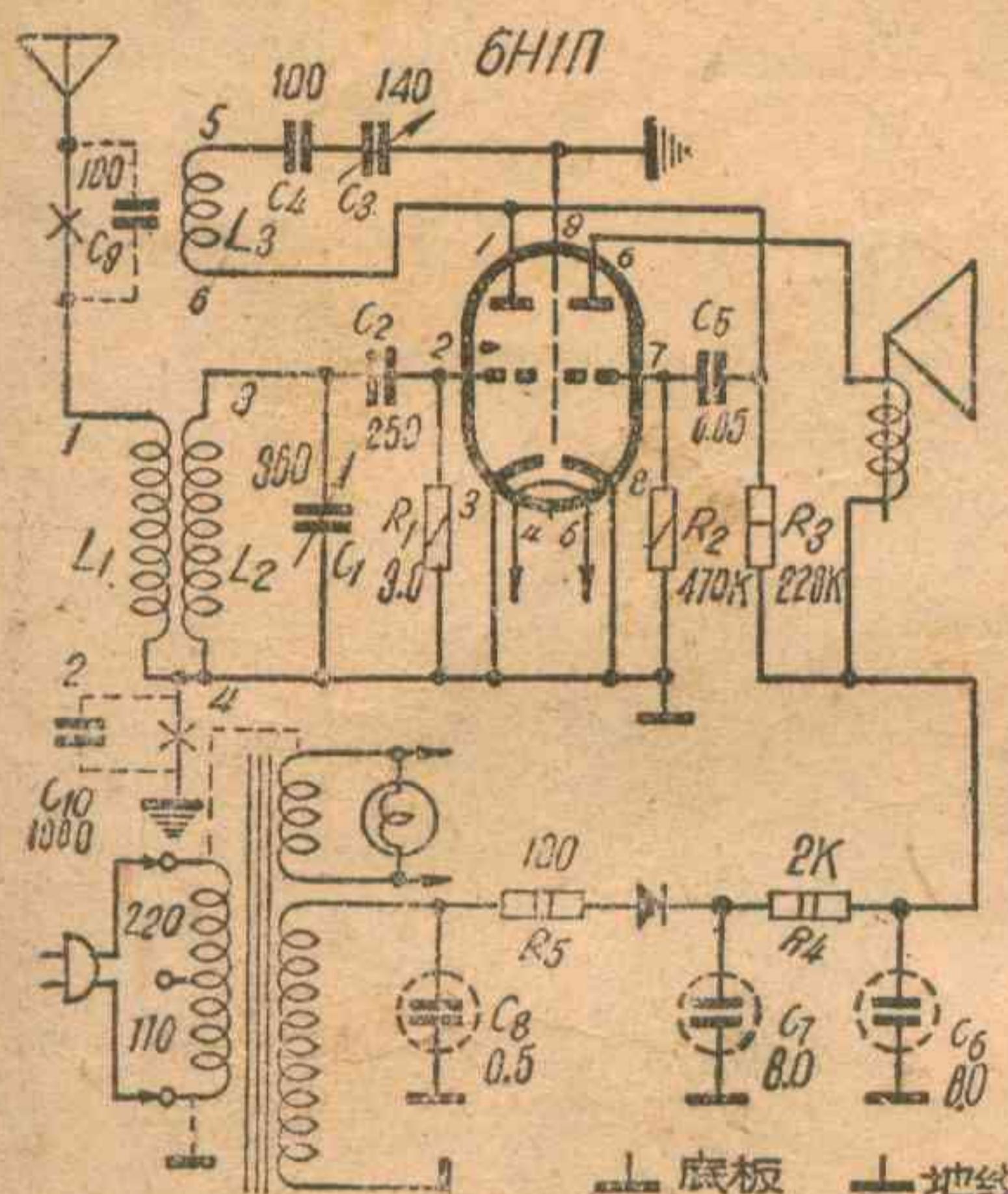

1

徑25公厘，長75公厘的厚紙筒，先用0.25公厘的漆包綫繞30圈作 L_1 ；再用0.32公厘的漆包綫在 L_1 的上方距3公厘處繞90圈作 L_2 ；再用0.15公厘的漆包綫在 L_2 的上方距3公厘處繞20圈作 L_3 （圖2）。

但是在繞制時各

綫圈的方向一定要一致，綫徑少許有点出入沒有多大
的影响。圖 1 中的 C_3 最好用專用的再生电容器，也可
用容量比較小的固体介質可变电容器， C_1 用国产 360
微微法的可变电容器，喇叭可以采用阻抗較大的（如
直流电阻为 1000 欧以上的）舌簧喇叭，省一只輸出变压
器。

本机的电源变压器是用旧的变压器自繞的，当然有成品那就更好了。如果自制时可以参考圖 3：

初級綫圈用 0.13 公厘的漆包綫按每伏 10 圈繞 2200 圈，在 1100 圈處抽一头以備使用 110 伏特的市電；次級綫圈用 0.1 公厘的漆包綫繞高壓 2000 圈；次級燈絲綫圈用 0.7 公厘的漆包綫繞 67 圈。如果有現成的電鈴變壓器（有 6 伏次級）

时，可以按照（圖1）中虛綫的接法，把有“ \times ”符号的地方断开即可。但要注意，这时底板帶电，故不能直接接地綫，要如圖通过 C_{10} 接。不过交流机不接地綫也可以。

底板上的尺寸和主要零件的位置見圖4，底板是用白鐵皮自制的，也可用木制。

机壳可用普通的
三合板自制，主要
寸見(圖 5)。

註：本机的 C_1 及 C_3 全裝在底板的下面，將 C_1 立起来固定在底板的右边孔中， C_3 在左边。喇叭固定在机壳上。


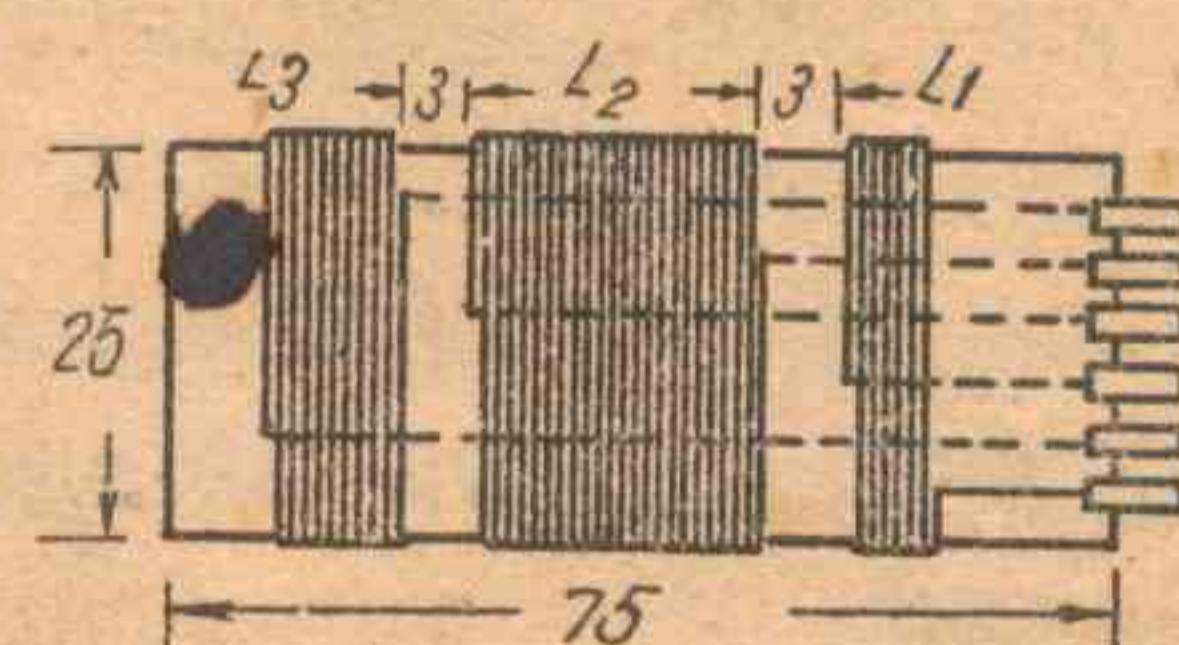


圖2

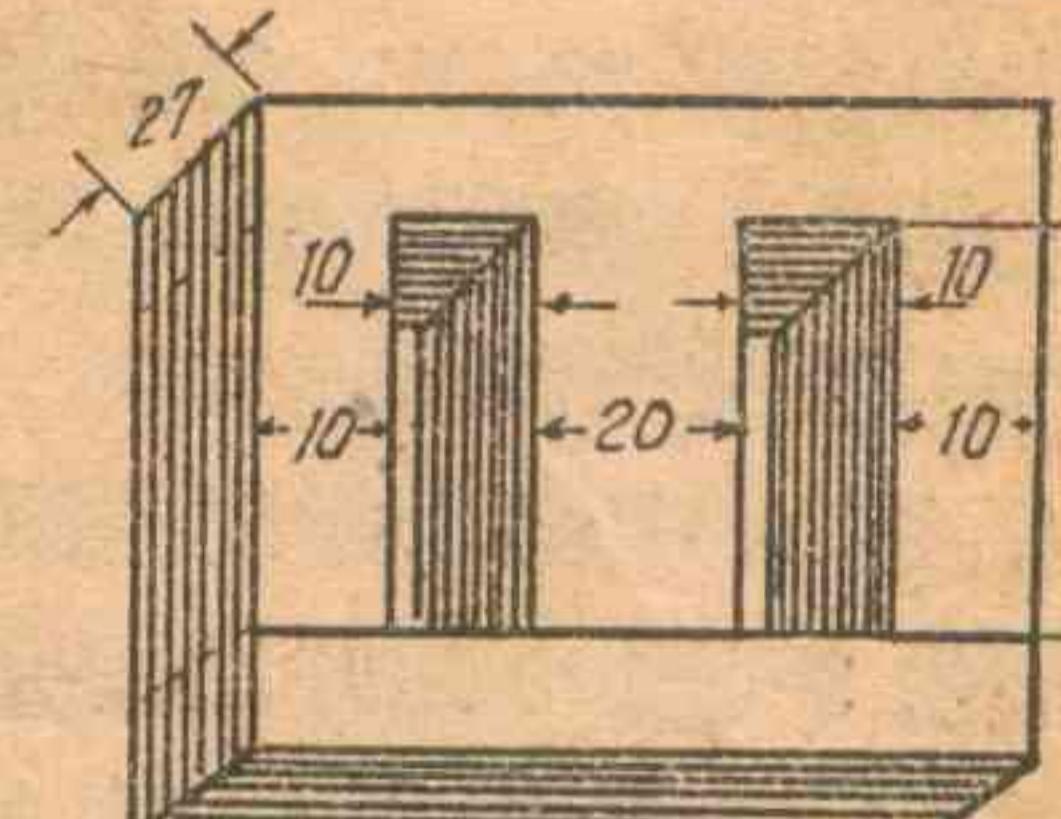

三

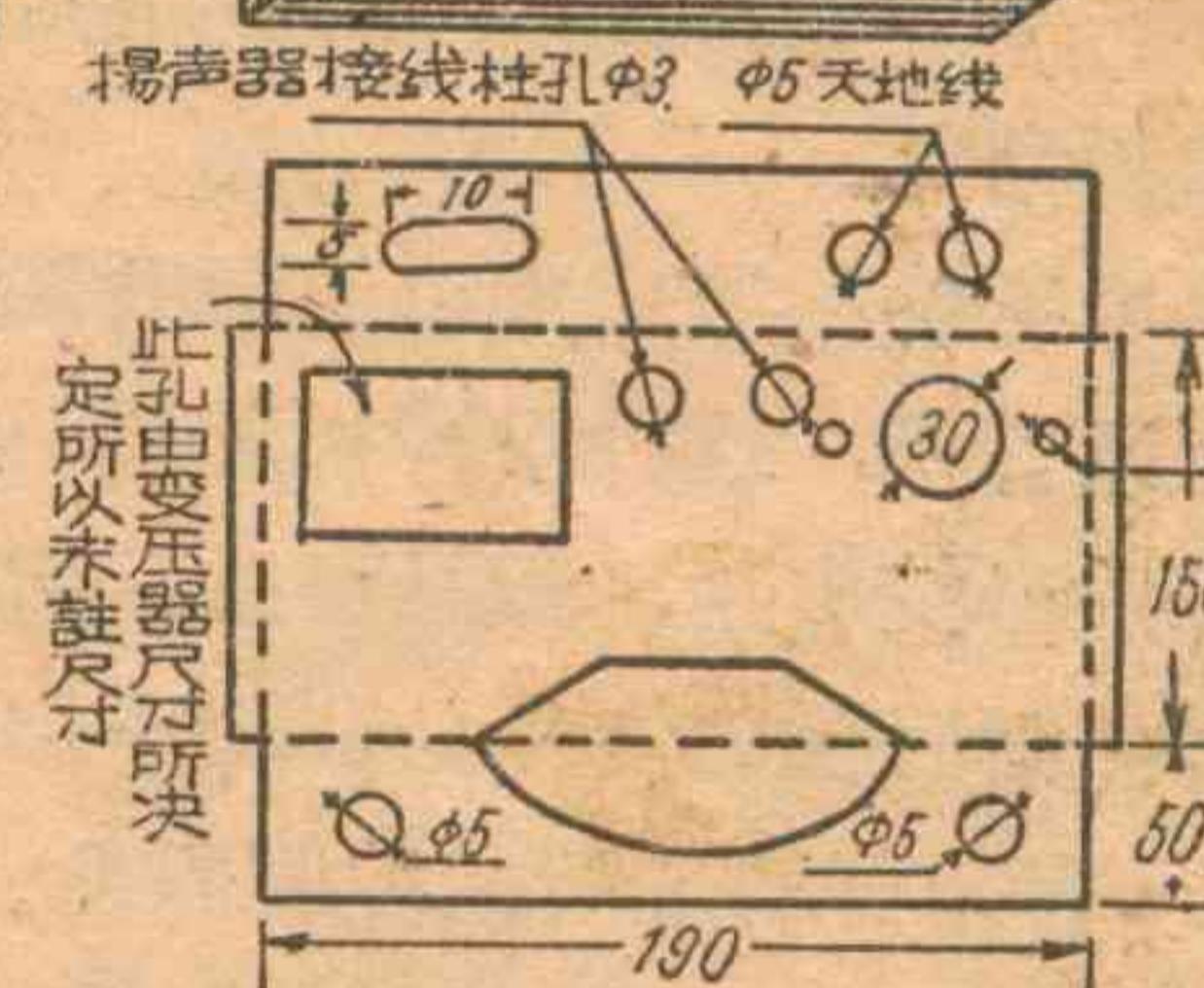


圖4

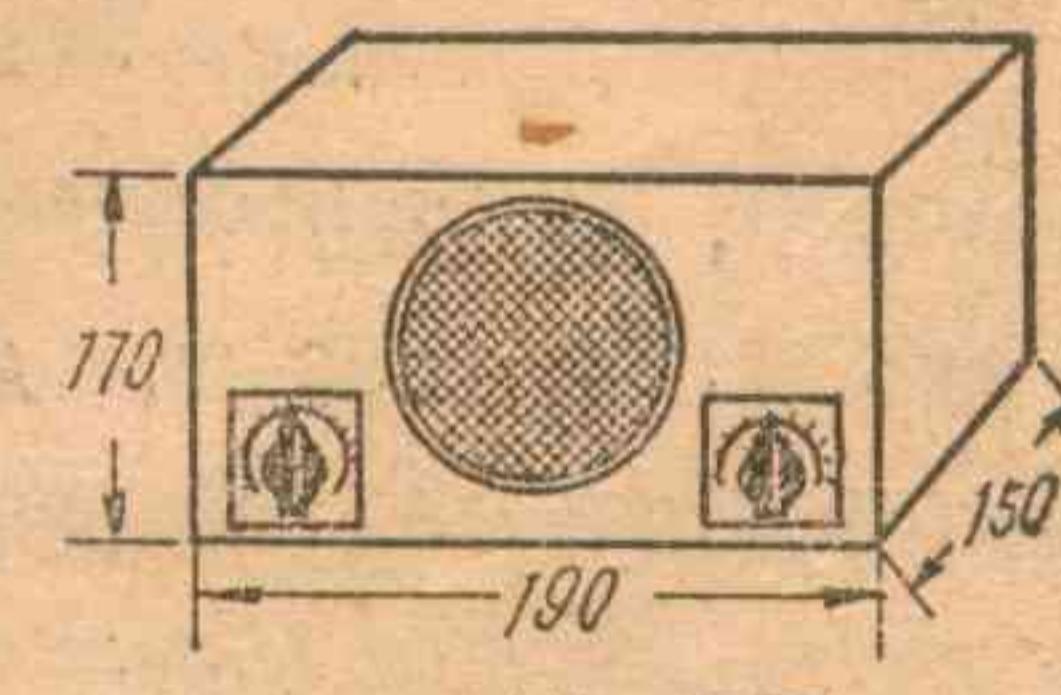


圖5

簡單的鋰接法

找一个口徑20至30公厘的鐵皮瓶蓋制成一个小鐵勺，放入焊錫（如圖），擋在普通的煤爐上熔化。將接綫兩頭的絕緣或氧化物除尽并絞合，塗上鋅油，浸入錫內只一兩秒鐘就可鋅牢，既迅速，又鋅接堅固。（孙覺民）



用自行車鍊條改制拉綫小輪

自己裝制收音机时，如买不到拉刻度盤繩子用的小輪，可用



自行車旧鍊条加工后代替。鍊条每节可鋸开成为兩個小輪子。加工后，用适当的螺絲釘作軸心，把它裝在底板和拉綫架上即可。

(陈因)



匈牙利的無綫電通信 和广播設備

1958年四月間，在北京舉辦了一個匈牙利電信精密設備展覽會。這次展覽會上展出的有匈牙利電信精密設備貿易公司負責經營的各種電信設備數百種。

展品中我們首先看到的是小巧的工業電視設備，包括攝像機、控制設備、發射機和接收機。這種電視設備，穩定度高，靈敏而攜帶裝設便利，可在人體不適宜停留的場所使用。適於作調度、觀察、示教、實驗室觀察、交通指揮等用。在展覽台上還有各種新出產不同尺寸屏幕的電視機。

大廳中央展覽的有VU-3超短波接收機，頻率準確度達0.0002%的VF-1型高頻穩定振盪器和各種接收機。其中有無線電干路通信用的VK-100分集式收信機。

最引人注目的是運動場廣播設備，其中有ST 805高負荷末級放大器，全機由3套100瓦輸出的放大器和一部100瓦備用放大器組成。另外有SLA 8 M和其他型號的混音設備和播音室控制設備和巨型立式揚聲器等。




展品中有各種型式大小不同的錄音機。最突出的是SM 56/4播音室用紙帶錄音機，這種錄音機可用于播音室、電影錄音、電視音響、劇院、音樂學校等用，設計特殊，所有主要部分都能像門似地隨意開關，並在需要時很方便地分別卸下修理或調換。聲音頻率範圍40—15000周。有完善的監聽、控制設備。最有趣的是TM 9小型手提式錄音機，使用簡單，全用琴鍵式，一盤錄音帶可用1小時，聲音清晰。

在展覽會場中，各式的廣播收音機也是使觀眾感覺興趣的，其中有設計獨特和音質優美T528-H、AR 305、R 656等高級收音機，經濟的交直流四燈機以及小型美麗便利的旅行收音機，如BA408-F等。此外還有許多品質優良的各種電子管和無線電零件。

所有這些展品，都有一个共同的特點，就是外形美觀，高度精致的工藝和控制使用的便利，由揚聲器發出的優美的聲音和螢光屏上的清晰的圖像，當然也很容易使人估量出它們的電氣性能。這一切都說明匈牙利電信精密設備製造工業的水平，也告訴人們匈牙利在解放十三年來生產的巨大發展。

照片說明（從上到下）：

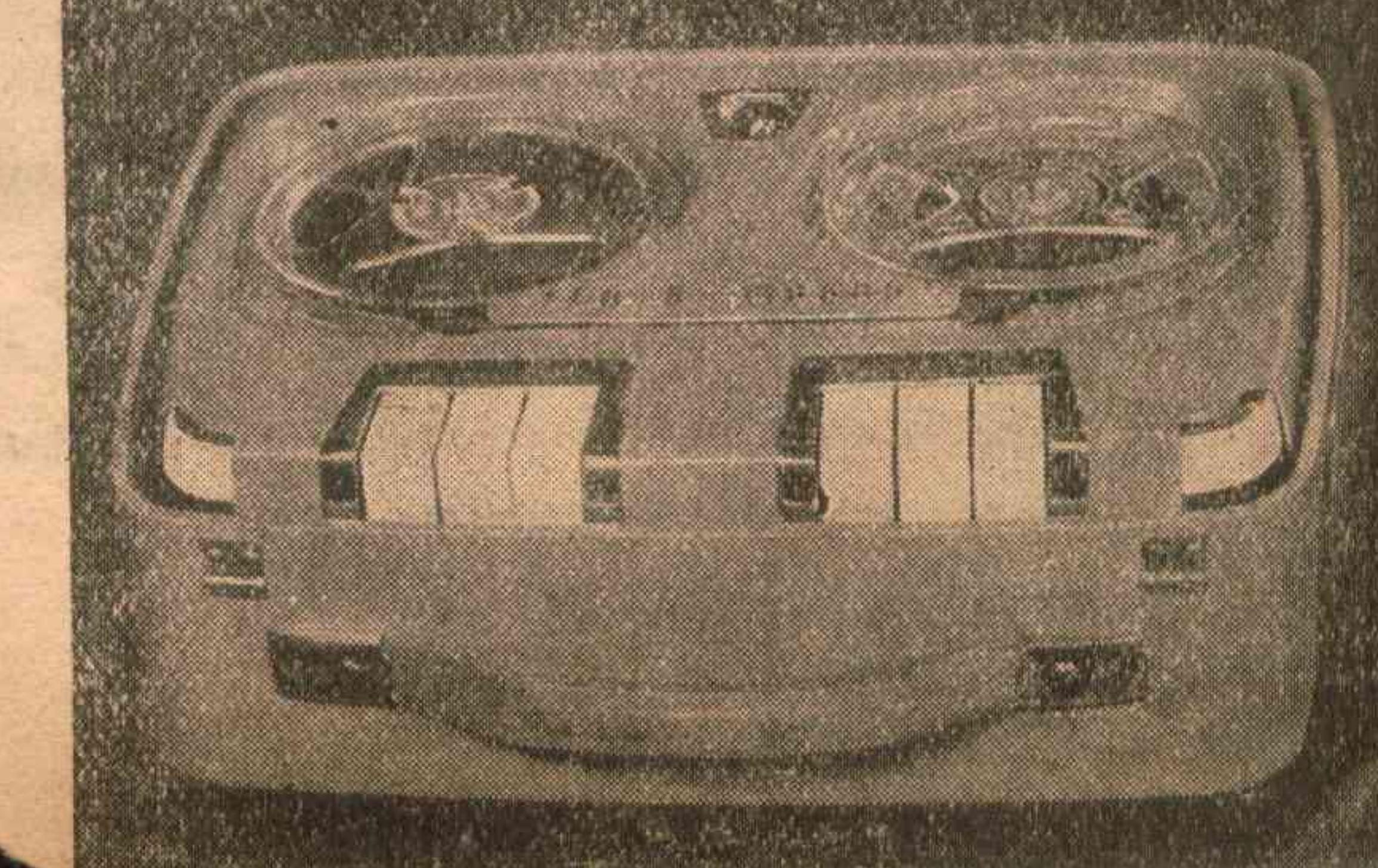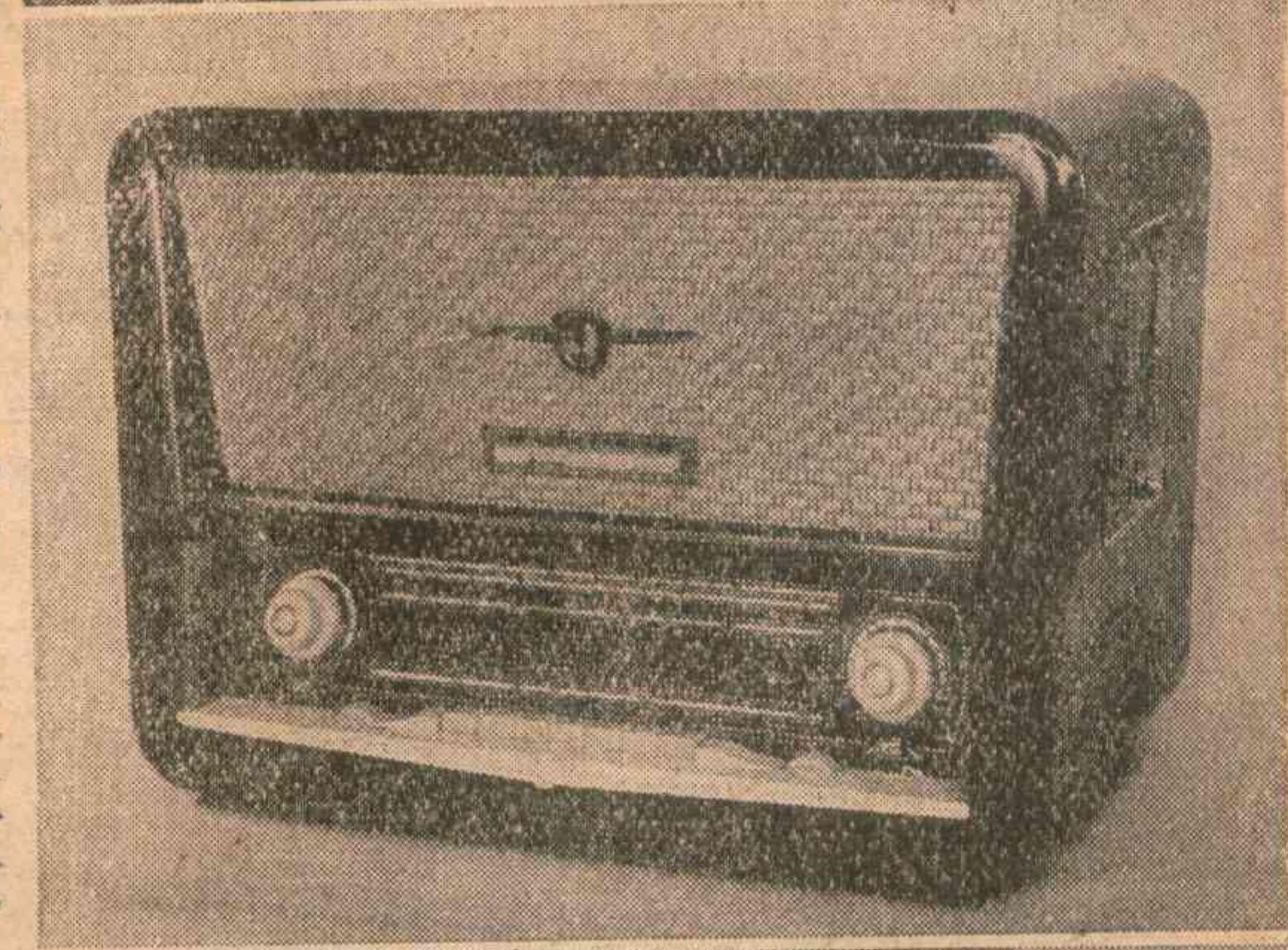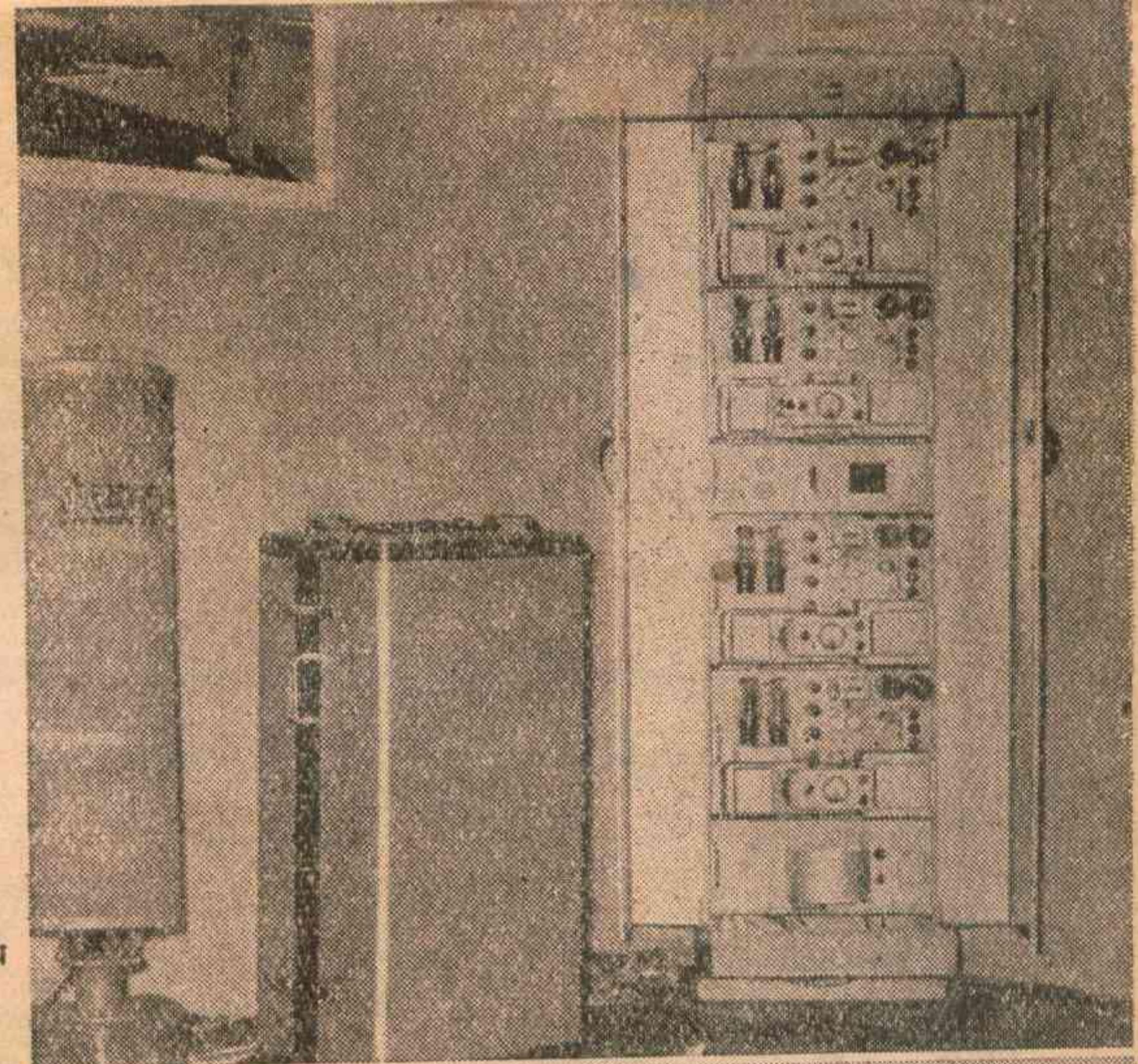- ①運動場廣播用ST 805末級放大器、混音設備和揚聲器；
- ②T528-H高級收音機；
- ③SM 56/4播音室用錄音機；
- ④TM 9手提式錄音機。





收音机制作讲座

SHOUYINJI ZHIZUO JIANGZUO

电源—II

一梧

滤波器 我们已明白整流器输出的是一种脉动电流，因此还必须通过“滤波器”把整流器输出的脉动电流中的纹波（交流成份）滤掉，使它达到我们所要求的直流纯度后，才能供给收音机应用。滤波器一般由电感（扼流圈）和电容器组成，电感量和电容量愈大，滤波作用愈好，可是从经济和实用观点上看并不是一个好办法。

滤波电路的设计 滤波器分电容器输入式和扼流圈输入式两种。收音机和小型扩音机里常常采用电容器输入式的，它的理论计算和性能分析比较深奥，这里只能谈谈它的具体设计原则，掌握了这些原则以后，对于装整流器很有帮助。

电容器输入式滤波器每一单节由两个并联的电容器和一个串联的扼流圈组成，它的连接形状很像一个希臘字母“π”，所以也叫π式单节（图6），靠近整流管输出端的那只电容器 C_1 叫输入电容器， L_1 是低频扼流圈， C_2 是输出滤波电容器。对整流器输出的脉冲电流里的交流成份说， C_1 、 C_2 的作用可以看成是通路，让交流电通过， L_1 的作用恰好相反，它允许直流成份通过而阻止交流成份通过，这两种元件的作用配合起来后，通过负荷 R_L 的电流几乎达到完全纯粹的直流电了。在设计时，这些元件数值的大小决定于下面的条件：1、整流器输出脉冲电流的纹波频率（在50週电源上全波整流为100，半波整流为50），2、输出的直流电压和电流比的大小（这个比值叫整流器的负荷电阻），3、输出电流的大小，4、电源变压器和整流管内阻的大小。一般地说，纹波频率愈低，电压电流比愈大；输出的电流愈大， C_1 、 C_2 的电容量也应愈大。 L_1 和 C_2 的乘积在负荷电阻一定时是一个常数，也就是说如果 C_2 大一倍， L_1 可以减小一半。由于电容器特别是电解式的价钱比扼流圈便宜得多，多用一些电容量少用一些电感量，不但经济而且还可减轻设备的重量。 C_1 的作用非常重要，

它不但减低了电源的纹波，同时保证了一定强度的输出电压；如果电源变压器和整流器的内阻和负荷电阻的比值很小（例如

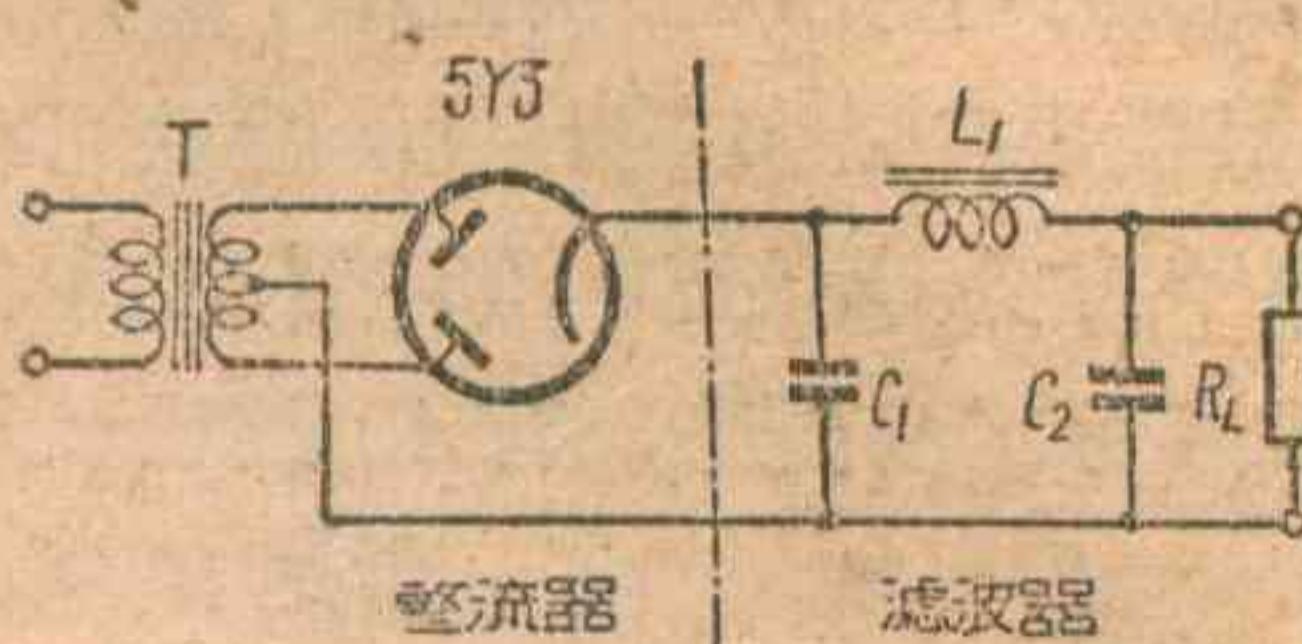


图6

0.01）， C_1 愈大输出的电压愈高。不过 C_1 在一定的电源内阻下，有一个最大值，超过此数，充电电流太大，会影响整流管的使用寿命。各种型式的整流管在采用不同的 C_1 时，它的输出电压可以在电子管手册中查到，图

7是几种常用整流管的输出电压曲线，可供设计时参考。

电容器输入式滤波器的输出纹波值可由下面的經驗公式求得：

$$\text{滤波器输出电压中纹波值} = \frac{45 I_{dc}}{PL_1 C_1 C_2 E_{dc}},$$

式中 I_{dc} 为滤波器输出端负荷电流（毫安）， E_{dc} 为输出的直流电压（伏）， L_1 为扼流圈的电感量（亨）， C_1 、 C_2 为滤波电容器的电容量（微法）， P 为常数，在电源频率为50週时半波整流 $P=1$ ，全波整流 $P=2$ ，倍压整流 $P=1.4$ 。

举例：有一如图6的整流器， C_1 、 C_2 各为10微法， L_1 为10亨，要求负荷端的直流电压为250伏，电流为50毫安，试求电源变压器T次级每边的电压和输出直流中的纹波成份。

第一步：由图7查得5Y3管在输出为250伏，50毫安时每屏的电压应为240伏，这就是电源变压器T次级高压每边的电压值（实际上考虑到变压器的内部和扼流圈上的电压降，须酌量增加一些）。

第二步：已知 $I_{dc}=50$ 毫安， $E_{dc}=250$ 伏， $L_1=10$ 亨， $C_1=C_2=10$ 微法，利用上面的公式，求得

$$\text{纹波值} = \frac{45 \times 50}{2 \times 10 \times 10 \times 10 \times 250} = 0.0045 \text{ 或 } 0.45\%.$$

中小型收音机电源中纹波频率在0.5%左右时，用165公厘的喇叭，一尺外就察不到哼声。

由图7可以看出电容器输入式的整流器，它的输出电压随着负荷而变动，很不稳定，好在收音机的负荷变动极小，关系不大。对于负荷变动很大的甲乙类或乙类放大器就不合适了，要改用扼流圈输入式滤波器。

单节的扼流圈输入式滤波器等于把电容器输入式滤波器中的 C_1 （图6）去掉，由于一般收音机不采用这种滤波器，这里就不多谈了。

有时候在收音机里，我们还会看到用电阻来代替扼流圈，它的优点是电阻佔地小，价格便宜，又不受交流磁场的影响，缺点是在电阻上的降压要比扼流圈大，滤波效率（输出直流中纹波电压和输入纹波电压的比）约为 $1/(1+0.3RC)$ ，式中 R 为滤波电阻（千欧）， C 为滤波电容器（微法）。

设计图6中的电容器输入式滤波器时，电容器 C_1 、 C_2 和扼流圈 L_1 的数值，在电源频率为50週时，要满足下面的条件，即全波整流时


$$L_1 \geq \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} \times 3.5,$$

半波整流时

$$L_1 \geq \frac{c_1 + c_2}{c_1 c_2} \times 14.$$

假定 C_1 、 C_2 都是 10 微法，在全波整流时， L_1 应不小于 0.7 亨，这样可以避免滤波电路谐振所产生的高电压打坏元件。

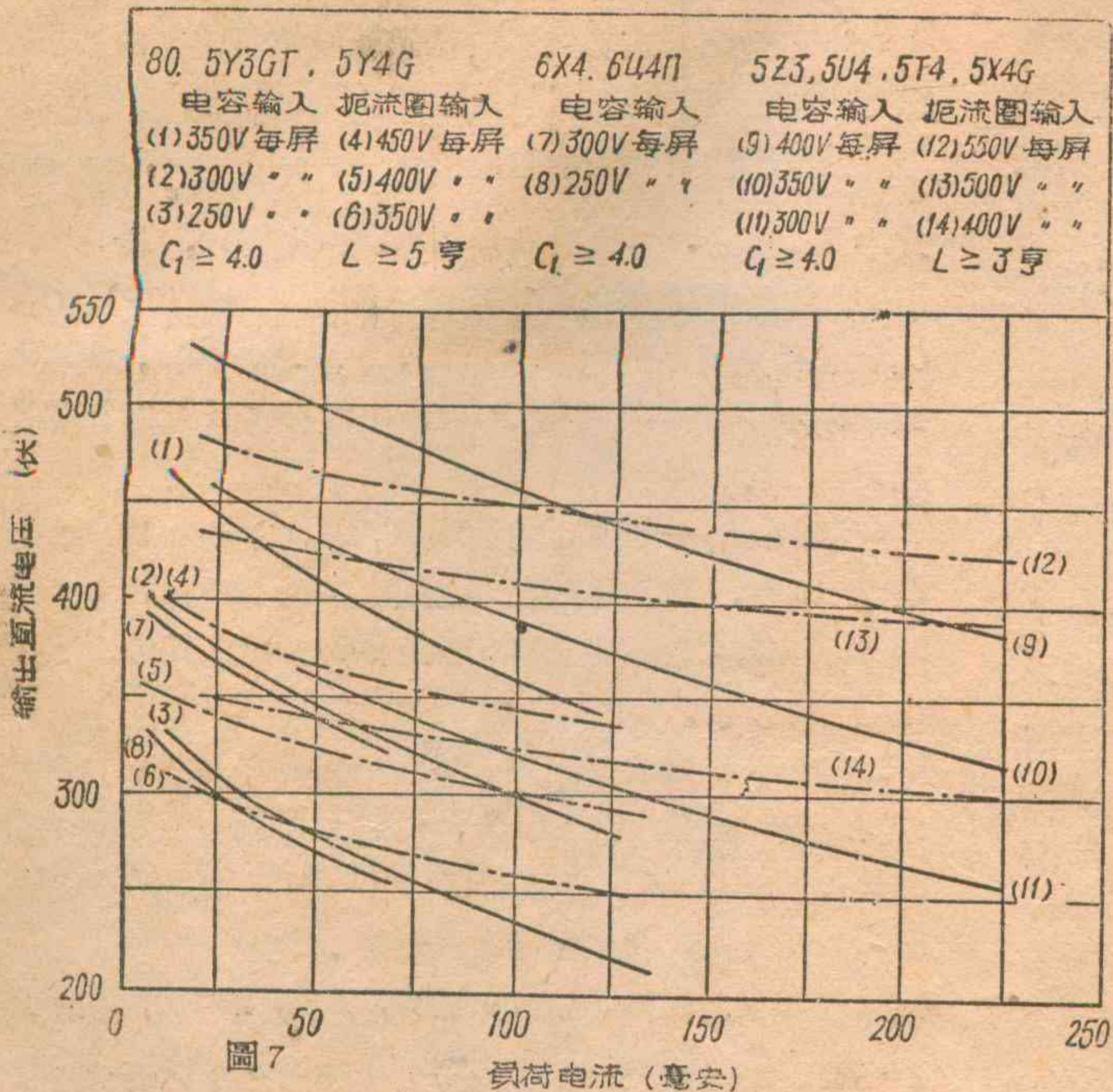如果希望輸出的直流純粹度高，使用單節濾波器還不能滿足要求，可以在負荷 R_L (圖 6) 和 C_2 之間再插



入一个扼流圈和一个电容器組成的第二节濾波器，它的
紋波的計算是。

$$\frac{\text{第一节滤波器输出的纹波}}{\text{第二节滤波器输出的纹波}} = \frac{1}{0.4LC - 1},$$

式中 L 的单位为亨， C 为微法，这个式子必须满足 $C \gg 2.5L > 2.5$ （适用 50 赫电源的全波整流），但对一般收音机并不需要，可用增大滤波电容器容量的办法来解决，这样不但经济，而且比增加滤波节数的办法电压要稳定些。

整流器用电源变压器 电源变压器是整流器的主要元件，它的优劣决定了设备的耐用程度和输出电压的稳定性。由于通过变压器线圈的脉冲电流很少有正弦式的，因此它的损耗要比通常非整流用的变压器高得多，实际能供给的功率要比它的伏安值低，这个比值——变压器作整流电源时输出的功率和规定伏安值的比，叫做变压器的“利用系数”。利用系数的大小要看整流电路繁简而定。常用的中心抽头式全波整流电路，变压器初次级利用系数平均不到0.8，半波整流就只有0.33左右，桥式全波最高可达0.9，以上是以扼流圈输入式作标准的，如果是电容器输入式的情形还要坏些。


小型变压器的铁心大都是用 EI 形铁片拼成，普通叫做壳式，也有用 L 形铁片拼成口形的；前者的线圈装在 E 形铁心的中心“腿”上，四週有铁心保护不易碰伤。

后者沒有这个优点，但如將綫圈分繞在□形鐵心的兩邊，并注意它們平衡，可以使它對外部交流感應最小，對交流哼聲的消除有很大好处。變壓器的功率大小和它的鐵心斷面積的平方根成正比，這個斷面積在E形鐵心是計算它中心那只腿的面積。標準的E形和□形鐵心各部分尺寸的比例見圖8，由圖可見在同样的斷面積下□形的鐵片要比E形的重17%左右，比較不經濟。變壓器也叫硅鋼片，因為它含有1%—4%的硅，含硅量愈高質量愈好，

電損耗愈小。含硅量高的質地較脆，所以試驗硅鋼片質量好壞，可以用鉗子將硅鋼片拗折一些來檢查，如很易拗斷，从它的斷面看去有明顯的閃光結晶顆粒，就是含硅量高的優質品。小型40瓦以下的變壓器可用含硅量很低的鐵片，所謂“電動機鐵片”沒有多大問題，因這類變壓器總功率不大，即使效率低些，發熱量也有限。有一種廉價變壓器是用黑鐵皮做的就不大好，這類鐵片使用相當時期要發生“衰老”現象，損耗增加很多，最好避免使用。對於含硅量高的鐵片，它的厚薄關係不大，有人認為鐵片愈薄愈好，其實含硅量高的硅鋼片因很脆不易壓薄，反而比較厚些。薄鐵片疊起後不易夾緊，有效厚度較小，反而比不上較厚的好。

电源变压器的設計 無綫電爱好者大都欢喜自己繞制变压器，小型电源变压器由于总功率不大，效率方面不是主要考虑对象，例如一只效率为 70% 50 伏安变压器，它的損耗只有 15 瓦，裝在散热面較大的鐵底盤上，十几瓦的損耗溫度不很高，因此在設計这类小型变压器时可根据下面

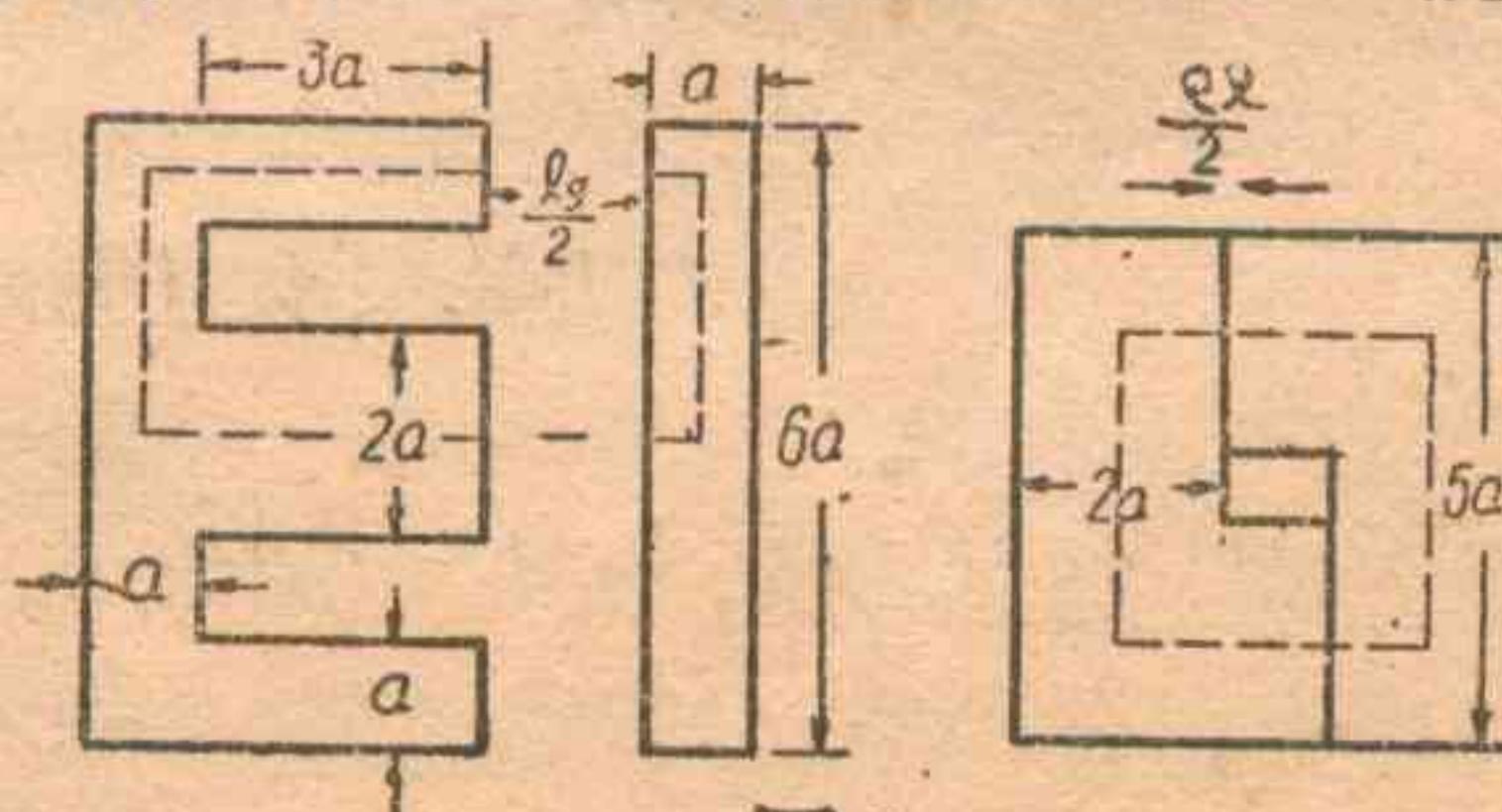的几項原則：1、鐵心斷面最好是正方形，如果办不到，那末它的疊厚應該設法保持在寬度的2.5倍以下。2、鐵心斷面積可由公式 $A = 1.25\sqrt{P}$ 求得， A 是需要的斷面積（平方公分）， P 是變壓器功率（瓦），由這個公式所計算得到的鐵心斷面積是最佳尺寸，實際上可以根據能够得到的鐵片和銅線的多少，適當伸縮，對於制成功後變壓器的性能影響不大。因為鐵心的損耗和通過它的磁通密度 B 成一定關係， B 和變壓器每伏所繞的圈數成反比，只要鐵片的窗口（圖8）足夠大，斷面積小了可以增加每伏電壓的圈數來彌補。反之，如銅線不夠也可以用增加鐵心的辦法來補救。3、變壓器的綫圈應當繞得剛剛將窗口塞滿，太小了變壓器的效率不高，太大了鐵片裝不進去。4、每伏電壓應該繞的最少圈數可根據下面標準：高矽鋼片每平方公分斷面積繞50圈，功率較小的50伏安以下的變壓器可以少繞些，有40圈也就够



四 8

了。铁片的断面
积是根据它被压
紧后的尺寸计算
的，例如一只
100 伏安的变压
器，根据上面公

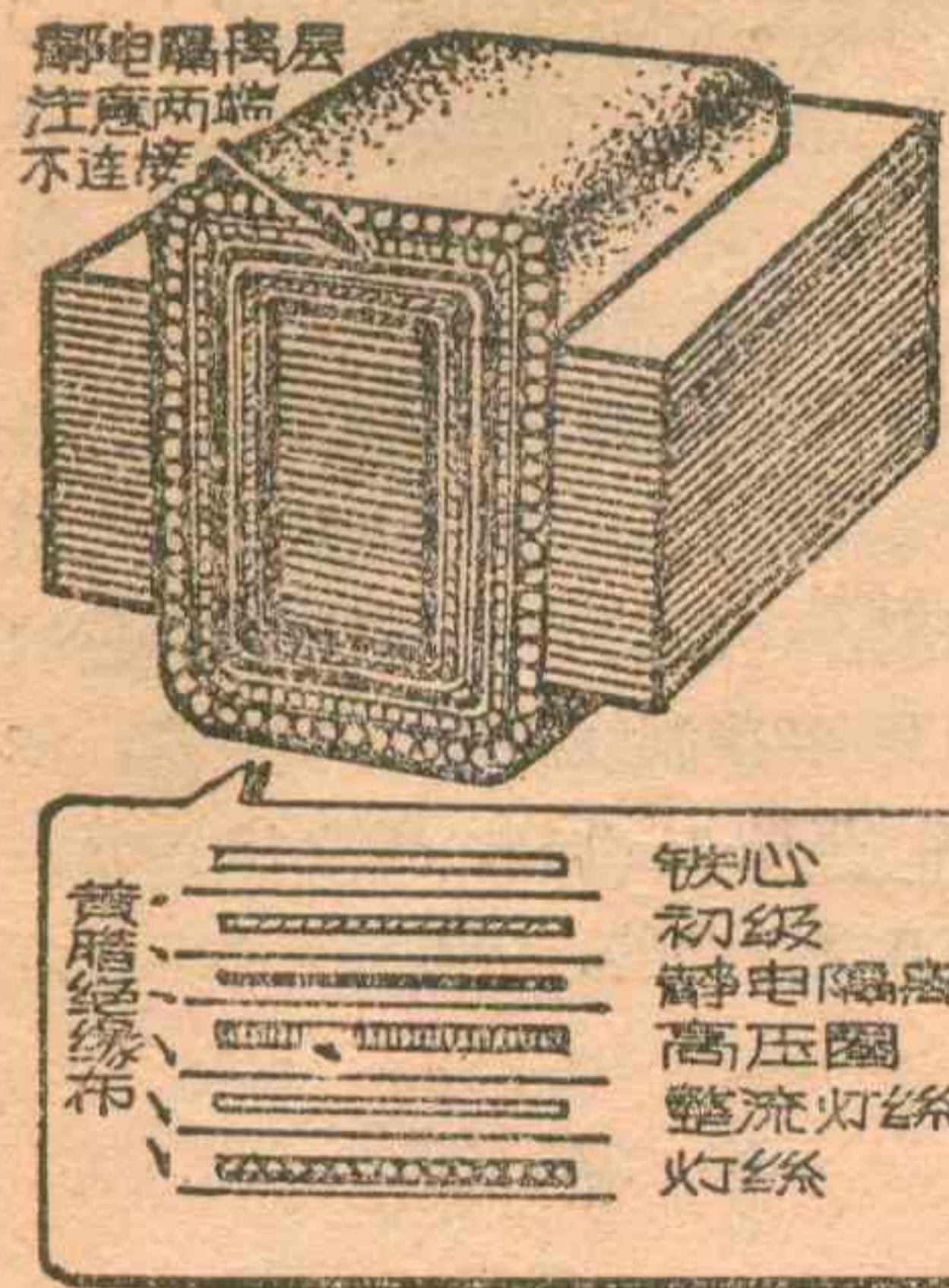


圖 9

式应有的断面积是 12.5 平方公分，每伏电压应繞 $50/12.5 = 4$ 圈，这个数值是根据磁通密度标准为 10 千高斯，适用于一般用途的变压器。5、綫圈所用銅線的粗細，一般是以每安培电流需要多少“圓密耳”来計算（圓密耳是計算导綫断面积的一种單位，它等于导綫直徑以千分之一英寸計算的平方，例如 SWG 16 号导綫直徑是 $64/1000$ 英寸或 64 “密耳”，它的断面积为 $64^2 = 4096$ 圓密耳），通用的导綫載流量可以照每 1000 圓密耳一安計算，对于小型变压器显得太大，可改用下面的公式計算：每安的圓密耳值 = $290 \log P + 150$ ，式中 $\log P$ 为变压器功率的对数，例如 100 伏安的变压器 $\log 100 = 2$ ，每安圓密耳 = $290 \times 2 + 150 = 730$ 。各种綫規号数的断面积圓密耳值可以由有关的手册上查到。6、变压器的高压綫圈中通过的电流不是正弦形的，因此損耗較大，計算时必須乘上一个系数，例如电容器輸入式濾波电路，变压器高压綫圈的載流量，在全波整流时应为輸出直流的 1.1 倍，半波时为 2.2 倍。扼流圈輸入式全波整流按直流值 0.75 倍計算。7、小型变压器用普通絕緣材料的，允許滿負荷时的溫度約在 90°C 左右，这个溫度用手摸时是很燙的，一般使用收音机的人当摸到变压器發燙时，往往怕它燒坏，其实摸到它有些燙手时的溫度不过 60—70 度，离开最高工作溫度还有 20—30 度呢！

变压器繞制方面的工艺問題比較普通，此处限于篇幅不加詳述，須要提請注意的是絕緣問題。电源变压器由于工作溫度較高，可以將凡立水用松香水等溶剂稀釋得很薄，然后把綫圈預先加热烘透后浸入已稀釋的凡立水中，俟浸透（沒有气泡發出时）取出烘干，干后再浸，一連數次就可以浸透。綫圈繞制的順序是 1 初級，2 高压，3 整流灯絲，4 放大管灯絲。在初級和高压綫圈間最好能加一層靜電隔離，它是用紙一样薄的銅皮或鋁箔（可以拆用坏的电解电容器里的鋁箔）夾在初級和次級之間做成，头尾不能連接，成为一個开路綫圈，用导綫和鐵心連接（可夾在鐵心上）如圖 9 的形狀。靜電隔離層对于防止从电源綫进入的干扰噪音有一些作用，不过

实际試驗結果，效用并不显著，因此在小型灵敏度不高的收音机里可以不用。

扼流圈的設計 扼流圈是繞在鐵心上的电感綫圈，它的电感量常用的約 5—30 亨。扼流圈繞制方法和电源变压器相同。扼流圈的大小决定于电感量和通过它的直流强度，由于它有相当大的直流通过，为了防止鐵心的飽和，必須在鐵心磁路中留出一些空气間隙（空气的磁阻比硅鋼片大几千倍），通过的直流成份愈大，需要的空气隙也就愈大。

扼流圈的計算，由于有直流通过是非常繁复的，实用的設計可以利用圖 10 的曲綫表比較簡易，圖中 L 是扼流圈需要的电感量（亨）， I 是扼流圈通过的直流电流（安）， V 是扼流圈鐵心的体积（立方公分），等于硅

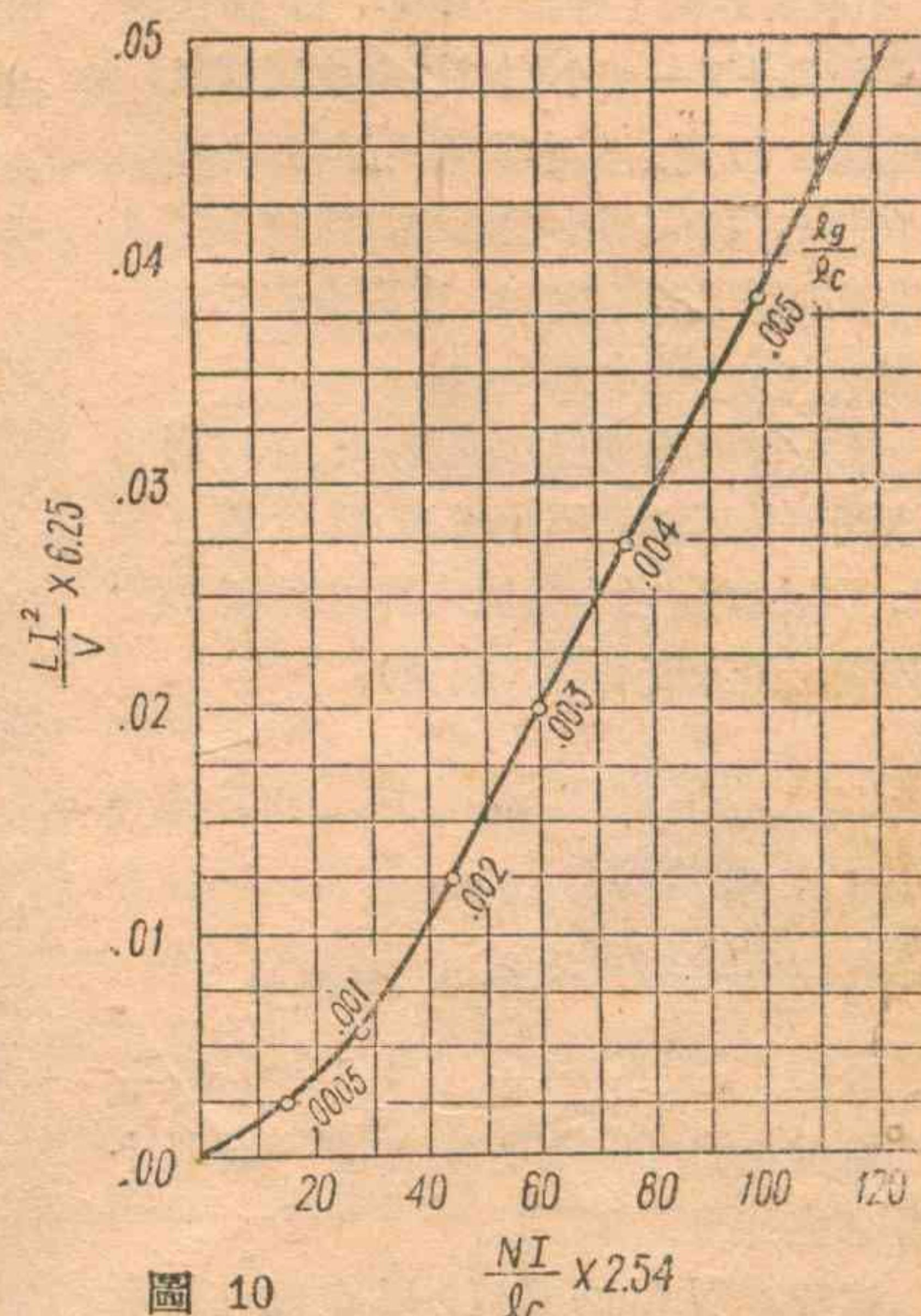


圖 10

鋼片每片的面积平方公分乘上鐵心的厚度， N 为綫圈的圈数， l_c 为磁路長度（公分）， l_g 是空气隙長度（公分），有关的定义可参閱圖 8。例如有一付圖 8 标准尺寸的 EI 形硅鋼片，疊厚 3 公分，中間腿寬 3 公分，如以这付鐵心繞制一只 10 亨 100 毫安的扼流圈，計算方法为：首先算出鐵片的体积，即

$$V = \frac{24 \times 3}{2} \times 3 \times 0.9 = 97.2 \text{ 立方公分}$$

（由圖 8 知标准 EI 鐵片的面积是 $24a$ ，鐵片中心腿寬为 $2a = 3$ 公分，因为鐵片每面塗有絕緣漆，疊厚时要打九折），扼流圈通过的电流是 0.1 安，得 $L/I^2/V = 10 \times 0.1^2/97.2 = 0.001$ ，由圖 10 查得相应的 NI/l_c 值为 25， $25.4 = 10$ ， $l_g/l_c = 0.001$ 。已知 $l_c = 18a = 18 \times 3/2 = 27$ 公分，得空气隙 l_g 的大小为 0.001×27 公分或 0.27 公厘。扼流圈的繞綫圈数 $N = 10 \times 27/0.1 = 2700$ 圈，銅線的載流量可以按照 500 圓密耳 1 安計算。

請即辦理預訂手續

凡欲預訂第三季度“無綫電”的新老讀者，請即就近向邮电局办理預定手續，以免过期补購困难。

人民邮电出版社




SHIJIE ZHI CHUANG

小型电池

不久前苏联工程师 П. И. 古波里揚諾維赤設計了一架小型無線電收發信机，总重量为 50 克。其中除采用了半导体小型元件外，还采用小型电池。这种小型电池目前苏联已开始生产。下面介绍其中两种型号：汞电池和锰电池。

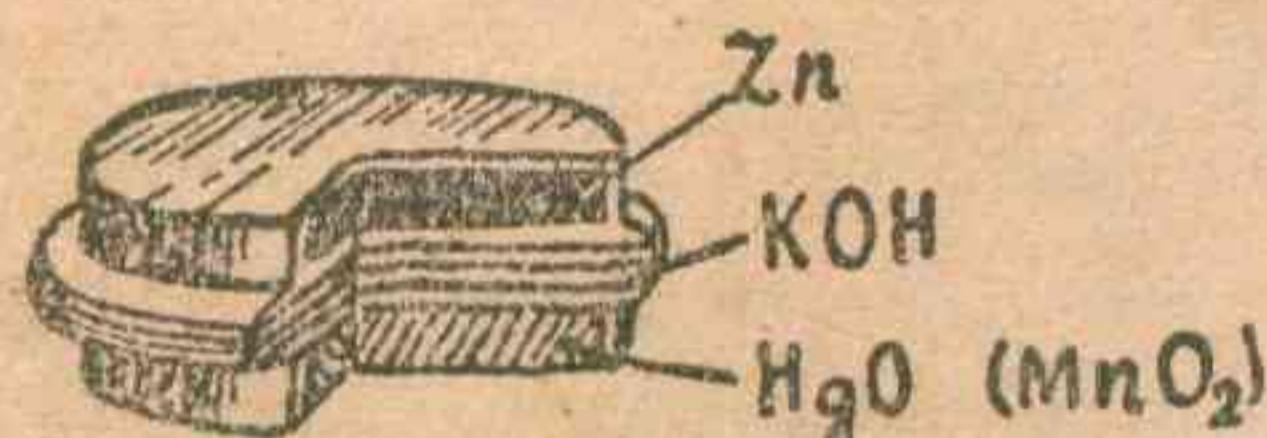这两种电池构造如图所示：圆柱形的电池底部是压制的氧化汞或氧化锰（阳极），其上放置浸有氢氧化钾的纸板垫片和环圈，最上层是锌（阴极）。



这种电池可以像“伏打电堆”一样数个叠落起来并用弹簧压紧。


这种小型电池和伽伐尼电池（原电池）相同，具有不同的起始电容量（最小电容量）。直径 15.6 毫米，高度为 6.3 毫米的圆柱形 OP-1K 型汞电池的电容量为 0.2 安培小时，而直径 30.1 毫米，高 14 毫米的 OP-4 梅电池的电容量为 2.5 安时。

锰电池的电容量比汞电池差些，例如：直径 30.1 毫米，高 9.2 毫米的 MU-

4K 锰电池的电容量为 0.8—0.9 安时。可是锰电池却有它的优点，就是它可在零下 20°C 时照常工作，而汞电池在零下 5°C 时便不能供电了。

另外 MU 型锰电池的电压也较大；锰电池与汞电池的电压是 1.45 伏与 1.2 伏之比。即是同样条件下锰电池电压为 1.45 伏，而汞电池为 1.2 伏。

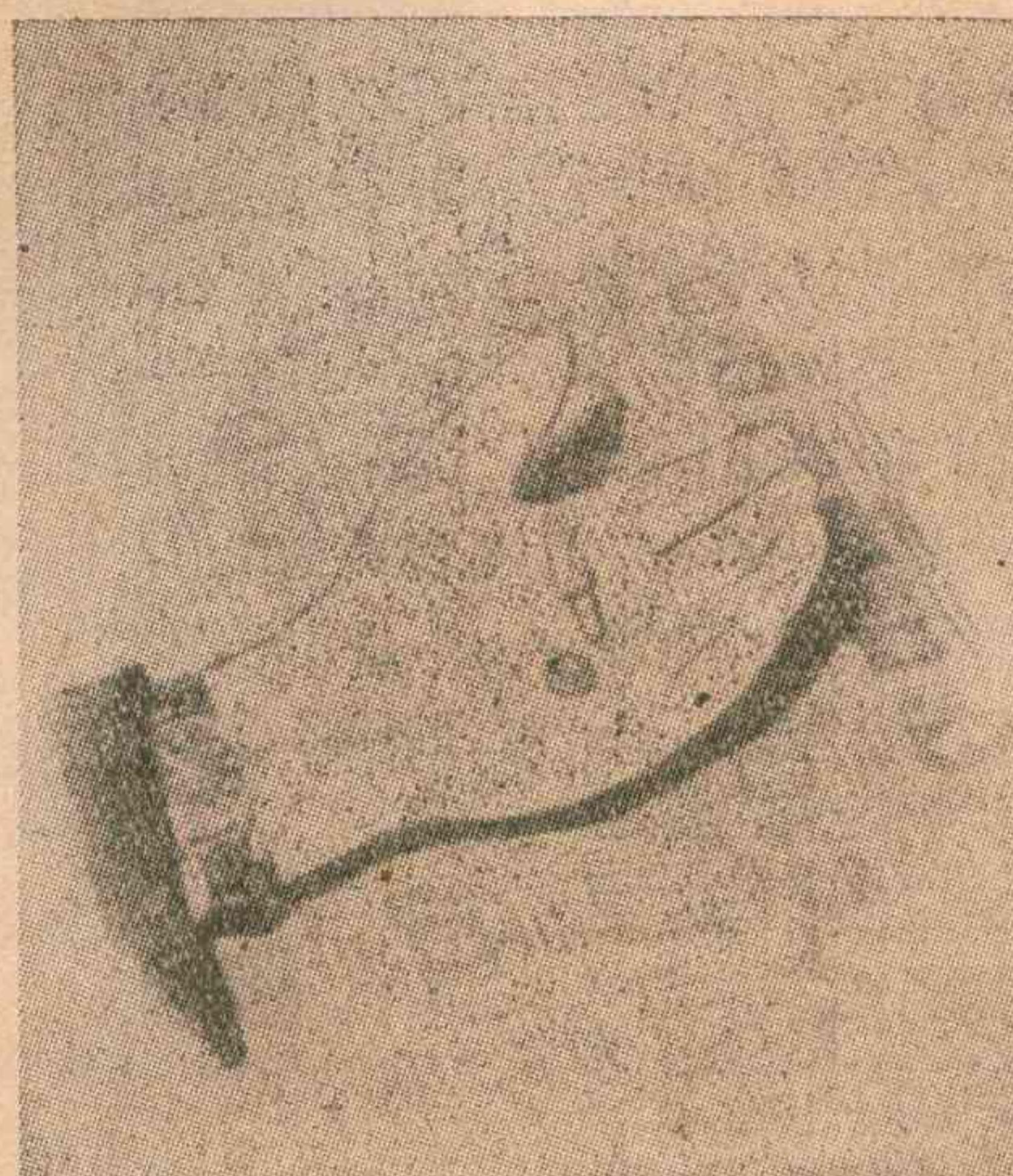小型半导体无线电台和收音机适于采用这种小型电池。它们特点表现在：在一定的单位重量下具有最大的电容量，而电池的电容量越大，则电台在不更换电池的情况下工作时间也越久。（高锦昌）



新式光电导型电视摄像管

捷克斯洛伐克已试制成功一种用于工业电视、叫做“匡特康”的光电导型电视摄

像管，它和其他大多数摄像管相比，“匡特康”的设计和体积都比较简单和小巧（长度约为 10 公分，直径约为 2.5 公分），但是它的效能是很可靠的。

“匡特康”可以应用于观察锅炉、传输系统的部分构件、原子能发电厂、鼓风炉的操作情况，还可以观察一般不易靠近的设备。用“匡特康”制成的电视摄像机，体积也很小，长约 21 公分，高约 15 公分。重量只有 3 公斤多些。（琴源）

电子鑽

直到最近时期，金刚石的制作加工还只能利用金刚石和金刚砂，目前才知道利用电子来切割金刚石。德国的发明家设计了一种能够去切割钢、玻璃和金刚石的电子钻。这种钻是由圆筒构成，圆筒里放着在电流作用下易于放射电子的金属。利用电磁体使电子聚焦，就在焦点去钻。几秒钟的时间就可以钻出直径 0.1 公厘深 5 公厘的孔。在钻金刚石时，为了使它在高温下不变石墨要进行冷却。

（尚药生）


“侏儒”整流器

美国有一家公司生产一种超小型的硒整流器。此种整流器只有 $\frac{1}{2}$ 的普通圆形针长。故称为“侏儒”，其重量只有 0.015 毫，能经受震动。可接成桥式、或倍压式等线路。以供测量仪器，小型电源供给，计算机以及控制电路之用。（陈仲华）

电池式示波器


苏联半导体专家高留诺夫制出一部用低压电池供电的示波器。这个示波器是用七只半导体三极管和直径 5 公分的阴极射线管 5J038 组成。电源只用两个 3.5—4.5 伏的干电池供电，一只电池供给阴极射线管灯丝电源，另一只电池供给各晶体管电源。阴极射线管阳极高压（约 500 伏）是应用电压变换器供给，半导体三极管 П3Б 和一个变压器组成普通的间歇振荡器，它产生脉冲电压。变压器的升压圈升高脉冲

电压送到两只半导体整流器整流，用电容器滤除高频脉冲后供给阴极射线管和扫波

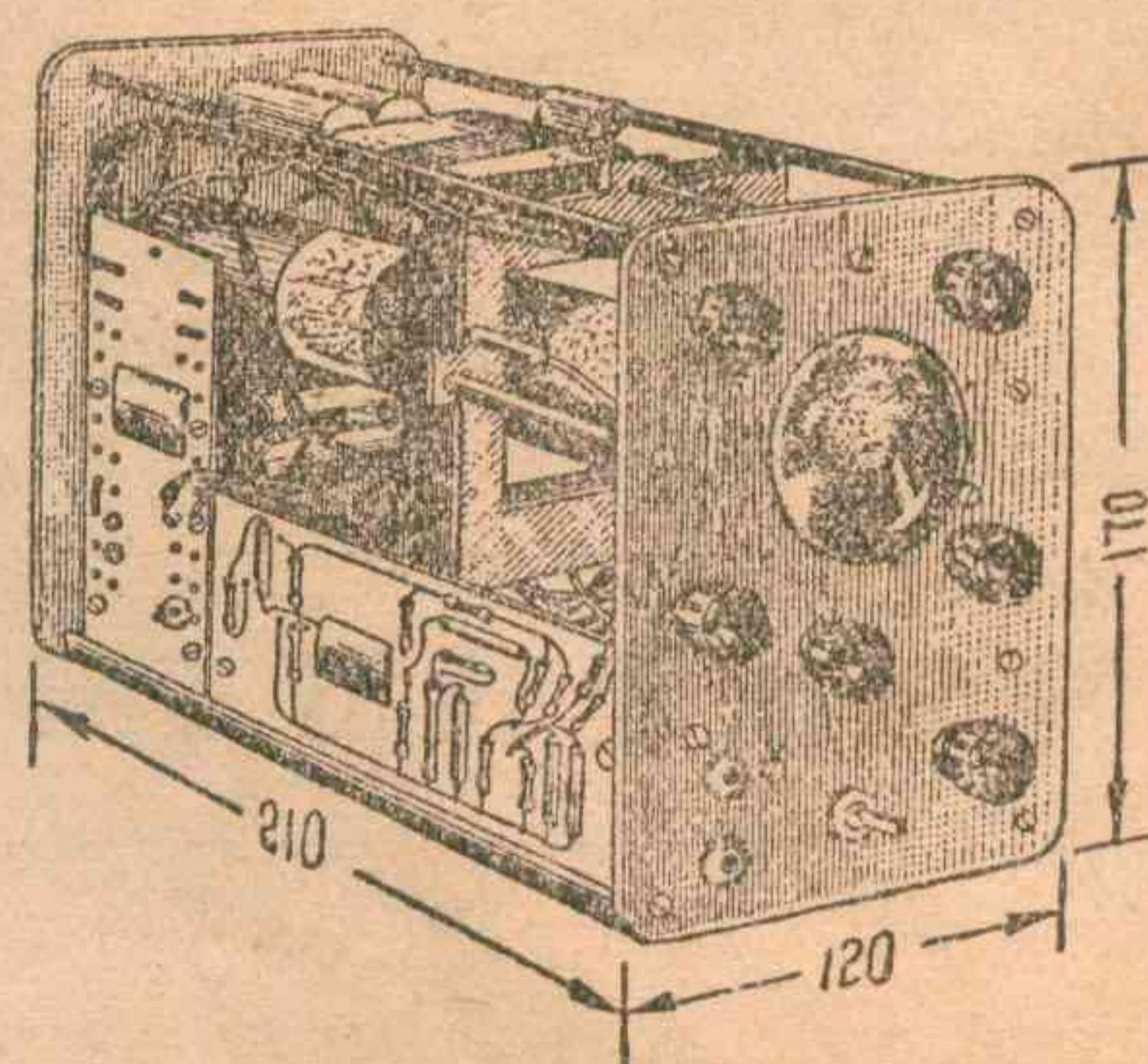

电路直流高压。用分压电阻分配供给阴极射线管各电极的电压。间歇振荡的频率和输出直流电压数值，可利用一个电阻变化半导体三极管工作状态来调节。

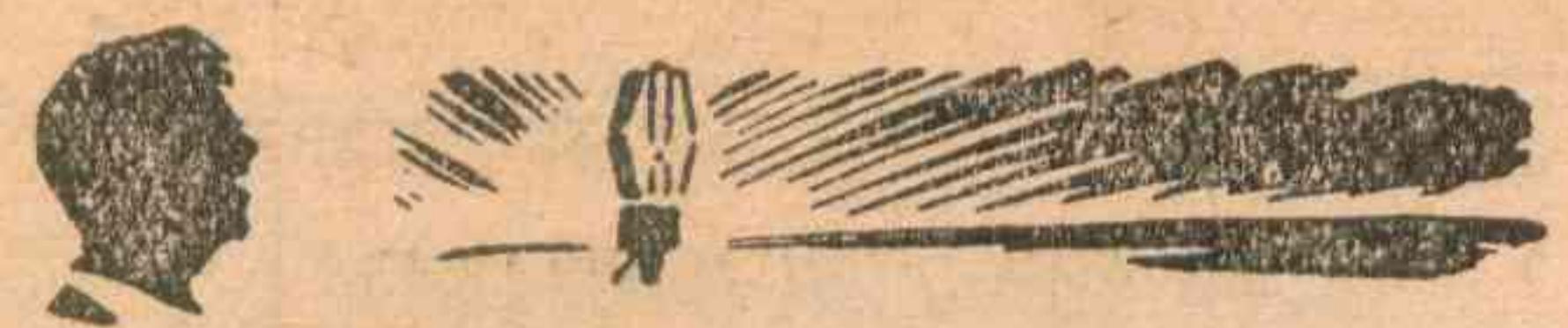这个示波器，用垂直放大器，灵敏度 0.05 伏/公厘，频率特性由 50 周至 20 千周不低于 ±3 分贝。在高频信号直接接到偏转屏时，灵敏度不超过 4 伏/公厘。扫描频率范围为 25 周至 12 千周。由于应用晶体管，就使示波器的体积和重量都不大。它的体积为 $120 \times 170 \times 210$ 立方公厘，重量约 2 公斤，很便于在野外携应用。它的零件若进一步紧密安排，则体积还能显著缩小。（尚药生）



为什么？

WEISHIMA

一、按欧姆定律說，电阻愈大时电流愈小，但用电阻較大的耳机，所發出的声音反而愈响。为什么？（郑明）

二、小王的五灯收音机只用一根拖綫作天綫，收听短波时的声音不大，他用手拿拖綫想使声音大些，可是真奇怪，正在收听的电台却没有声音了。为什么？（圖 1）

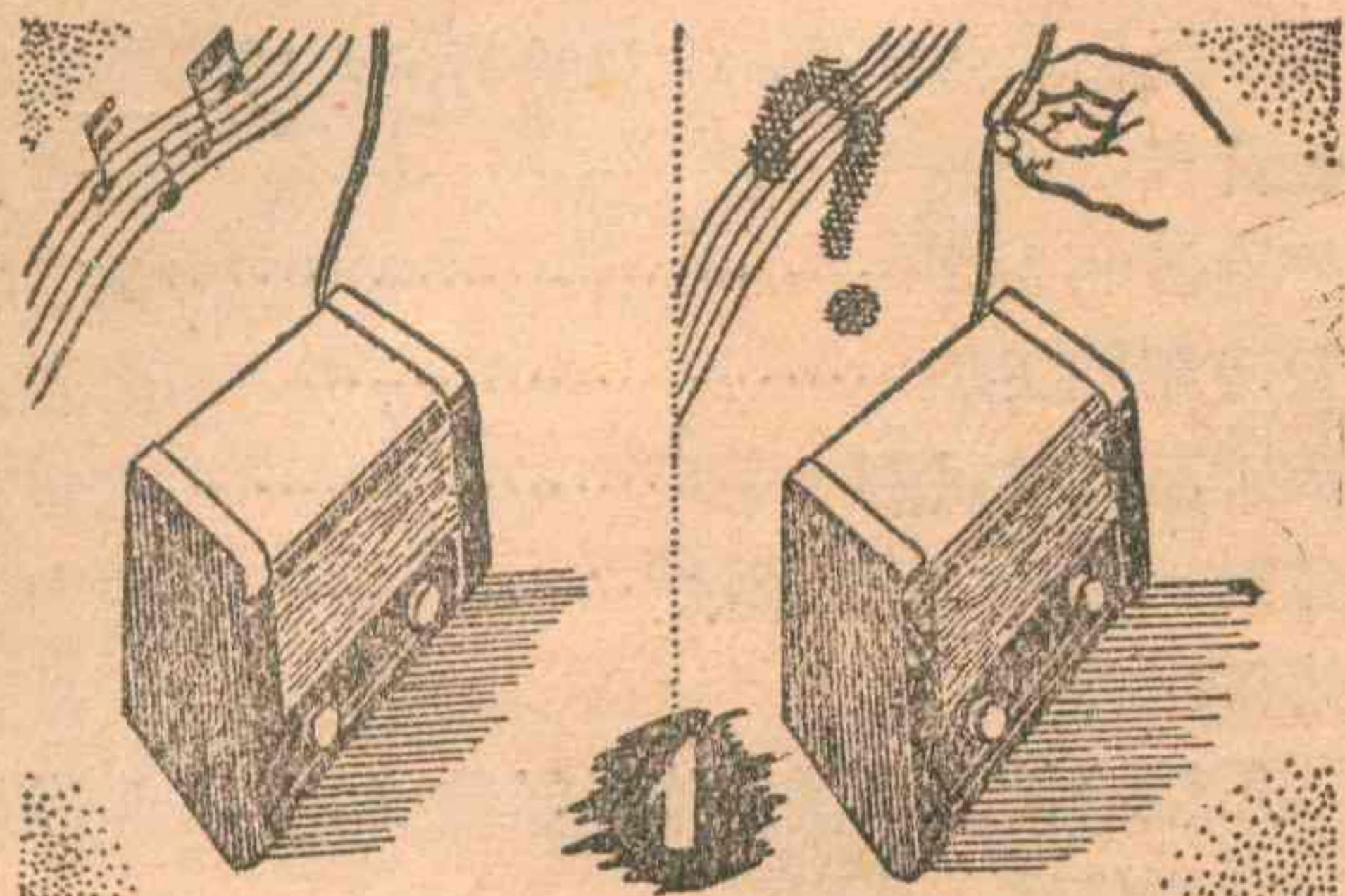


圖 1

三、鉄的导磁率比空气好，在铁筒上繞制綫圈是否可以增加綫圈的电感量，提高綫圈的質量因数，为什么？（圖 2）

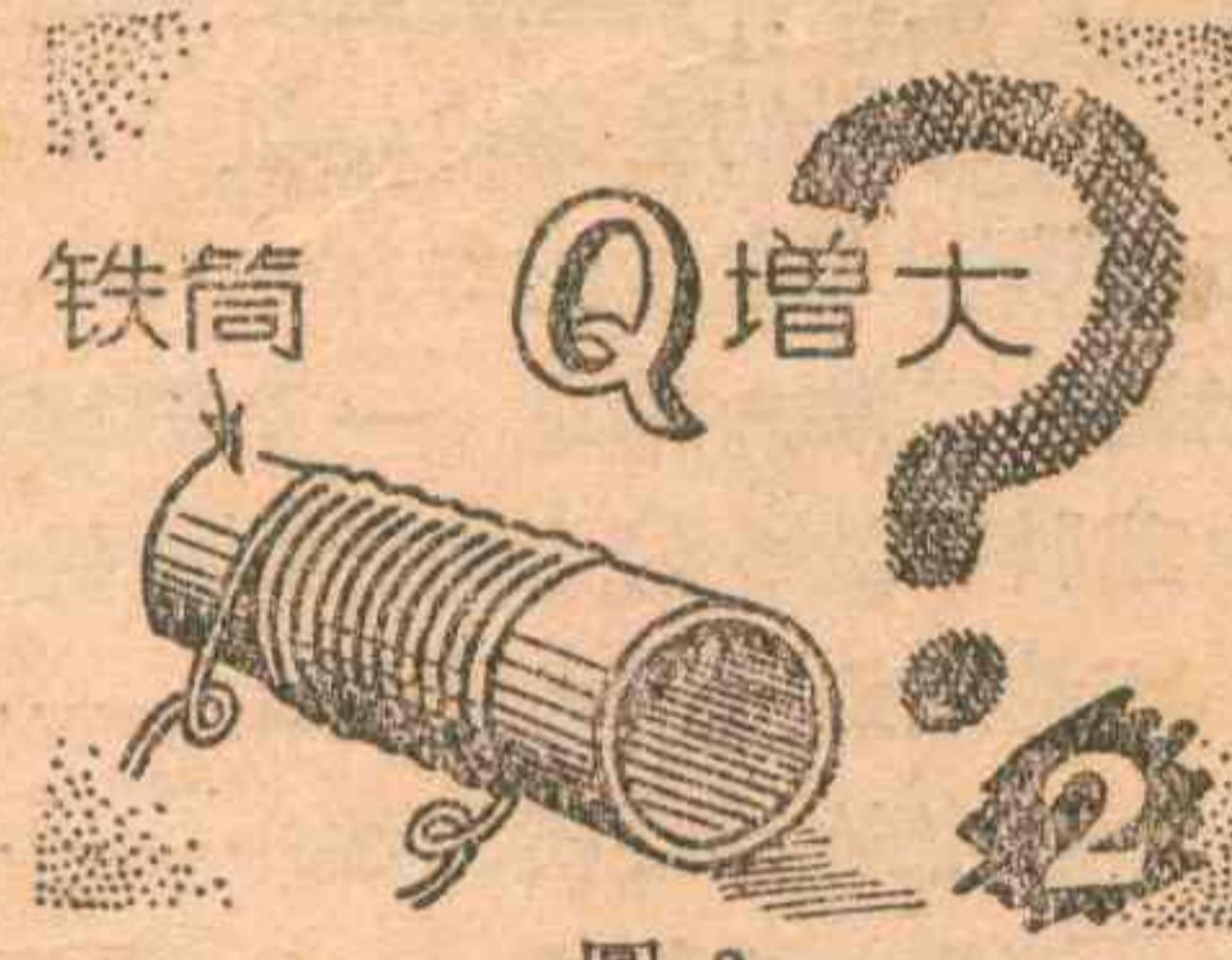


圖 2

四、在有綫广播傳輸綫附近張掛天綫，常会在收音

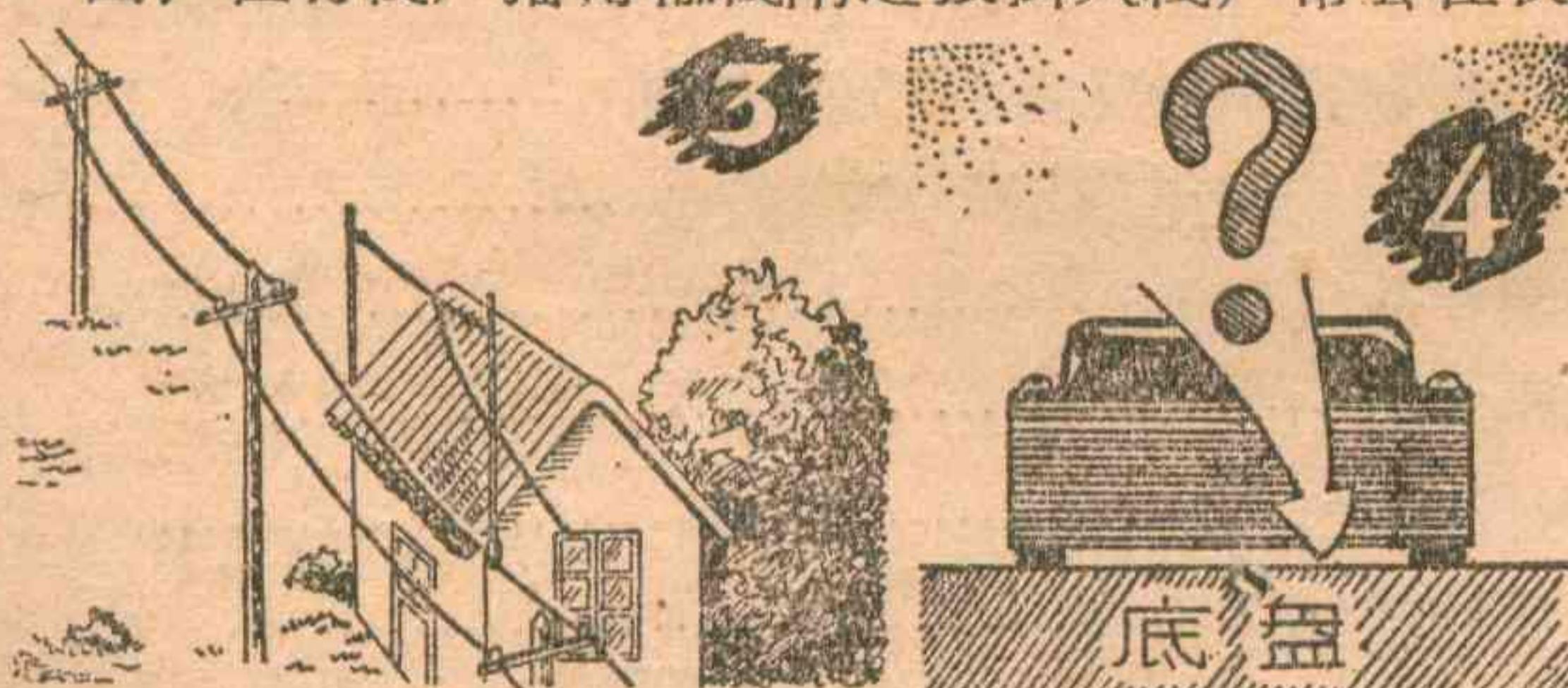


圖 3

圖 4

（上接第 2 頁）

它的功用是將圖象与伴音信号混合起来送到天綫。

从發射机室走上屋頂平台上，就可看到架在鐵塔上的蝴蝶形電視天綫。天綫的总高有八十几公尺，可以保証在半徑为二十几公里的范围内收到电视节目。

在屋頂上，有一个鍋形狀的东西，这就是微波接收机的拋物鏡天綫，是在轉播戏剧、球賽等实况时用的。

轉播实况时要用电视轉播車。車內裝着的设备比电视台內的少不了多少，攝象机和配合它使用的放大器、監視器、示波器等也有三套。車內也有供导演、兩

机上收到有綫广播的播音，为什么？（圖 3）

五、电源变压器裝在铁底盤上时，为什么要垫高一些，使铁片不和底盤接触？（圖 4）（馮）

第四期 为什么答案

一、圖 1 甲、圖 1 乙的接法是对的，因为变压器初級的兩組綫圈在串联或并联时，方向是一致的，因而在次級各組綫圈上都得到了应有的感应电压。圖 1 丙、圖 1 丁的接法是錯的，因为初級的兩組綫圈在串联或并联时如果方向相反，那么由兩組綫圈所产生的磁场就会抵消，这样，不仅次級各組綫圈得不到应有的电压，还会引起变压器被燒毀的危險。

二、不行，如 C_p 移至 a 点，陰極至地的綫路將被截断，沒有屏流，不能工作。

三、第一次敲击紙盆时，虽然音圈在磁场中运动，产生电动势，但沒有电流，不会阻止紙盆的自由振动；第二次敲击紙盆时，喇叭已接到輸出变压器上去了，因此感应电流可以通过变压器次級綫圈而成回路，这个电流又会产生一个磁场，阻止音圈的运动，因此使紙盆受到阻力，很快停止振动，发声变得悶塞。这是一种正常現象，喇叭并沒有坏，所以能很好地工作。

四、广播站的輸入綫与輸出綫都采用單綫，如果合用一根地綫，輸出回路在地綫上及地綫引入綫上所形成的电压降，就会回授到輸入回路，引起扩音机音量开大时的哨叫声。

五、串联电路的总电压等于电路中各电压降之和。但是这里的和，不是算术和也不是代数和，而是向量和。因为电阻降压 V_R 和电容降压 V_C 有 90 度的相位差。所以总电压等于 $\sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ ，那末 $\sqrt{(150)^2 + (160)^2} = 220$ 伏，是完全正确的。

位調度員和三位技术調節員工作的地方，所以轉播車就像一座流动的小型电视台一般。

圖象信号在受了与电视台里相似的那些处理后，通过微波發射机到达微波天綫。微波天綫放在高楼頂或汽車頂上，对准电视台發出电磁波，就將圖象信号傳送到台內。伴音信号利用市內電話綫送回电视台的。轉播車的微波發射机載波頻率为 7000 兆周。

在北京电视台內的參觀就到这里結束了。我們料想在不久的将来，像这样的电视台是会在我国其他城市和地区陸續出現的。

編后的談話

亲爱的讀者們：

五月一日，北京电视台开始实验播送节目，这應該說是我国电视广播事業的开端，本刊特約請參加这些工程的同志們执笔写了“北京电视台”及“坐在家里看小电影”兩文介绍电视常識以及我国的第一座电视台。随着今后电视台陸續在我国其他地区开始建設，本刊今后每期都將以一定篇幅介紹电视方面的知識。

陈宪文同志的“高效率矿石机的試制”一文是許多讀者都很关心的一篇稿件，这篇文章迟到本期才能与讀者見面，原因是今年1月24日人民日报發表这一消息后，作者即將該机交有关單位層轉国家技术委员会审查，以便大量生产，認為在未征得有关單位同意公开發表前，不便执笔。本刊曾与国家技术委员会洽商，取得同意后，复以須得北京鐵道学院同意，一再和学院商洽，最后于三月底确定發表，而作者又复出差外地，至4月21日才收到这篇稿件，希关心这篇文章的讀者諒解。

“超声波应用的實驗”是电子学应用的一篇實驗報告，除开介紹收音机方面的制作材料外，本刊今后將介紹許多电子仪器的制作實驗的稿件。

無电源收音机（矿石收音机就是一种）是許多無电地区的讀者們特別感兴趣的，所以本期还刊登了陈力为工程师写的“和大家討論‘無电源收音机’”一文，介紹南京有綫电厂出产的兩种能帶刺刃的矿石机。

如何充分利用現有電話錢路傳送广播，是农村發展广播網的一个重要課題，利用載波方法傳送节目就是方法之一，各地均有同志在深入鑽研，这里介紹罗鵬博同志写的“用載波傳送有綫广播的試驗”一文以資交流，并希望其他广播同志能写稿报道。关于广播網的設備方面新的創造改进也希望介紹。

本刊下一期主要內容將有“如何使用电视机”、“半导体电子学”、“半导体收音机”、“裝在飯盒里的二灯交流机”、“用載波傳送广播的試驗（續完）”“苏联的無綫電工業”“談談再生”“陶瓷电容器”“母子收音机”“如何接收电视的伴音”等。

（上接第9頁）

錐体尖端直徑是2公厘左右，在普通电灯泡上打一个洞只要6—7秒鐘；在厚1.1公厘的試管玻璃上打一个同样的洞，也不过1分鐘左右。打洞时玻璃上要放些金鋼砂和水，并且不要压得太紧。

洗濯小型机件 我們曾用一只走慢了的17鑽手表做試驗，把表壳、表面和表針等拆掉后，放在銅絲網中悬在汽油里（圖7），把振子的一端伸入汽油，靠近表面来回移动，結果表內油污就迅速的从机件內排出。这样在表的正反面各进行一次，只要2—3分鐘就把油污全部洗清。在清洗較大机件如掛表时，可把振子的一端輕輕接触机件底板的各部分，格外有效。

1958年第5期(总第41期)

目 录

北京电视台	章之儉、陶增鑫(封二)
坐在家里看小电影	
——黑白电视广播是怎样进行的？（續）吳賢綸(3)	
談談收音机的失真	錢壽岩(6)
二極管檢波的失真	穆千圻(7)
超声波应用的實驗	張鼎昌(8)
高效率矿石机的試制	陈宪文(10)
和大家討論“無电源收音机”	陈力为(13)
給广播網工作者：	
用載波傳送有綫广播的試驗（一）	羅鵬博(15)
怎样修理舌簧喇叭？	(18)
强放管屏極發紅的原因	景志禮(19)
簡單的會議電話机	林惠五(20)
怎样辨别干电池的好坏？	蔣宗彥(20)
無綫電工業大躍進——全國輕工業產品展覽會資料	(21)
中苏牌交流5灯中短波收音机	(22)
小巧的兩灯直流收音机	朱鴻影(23)
省电的接耳机方法	張大鑾(24)
当三管用的單管机	季平(25)
簡單的鋸接法	孫覺民(25)
用自行車鍊條改制拉綫小輪	陳因(25)
匈牙利的無綫電通信和广播設備	(26)
电源——（II）	梧(27)
世界之窗	(30)
“为什么？”	(31)
編后的談話	(32)
封面說明——北京广播大廈，我国的第一座电视台	
就在这个大廈里，屋頂上是電視發射天綫。	

編輯、出版：人民郵電出版社
北京東四6條13號
電話：4-3056 电報掛號：04882
印 刷：北京市印刷一廠
總發行：北京郵電局
訂購處：全國各地郵電局所
代訂、代售：各地新华書店

定价每册2角 預訂一季6角
1958年5月19日出版 1-114,080
上期出版日期：1958年4月19日
(本刊代號：2-75)


無 線 电



无线电问答

WUXIANDIAN WENDA

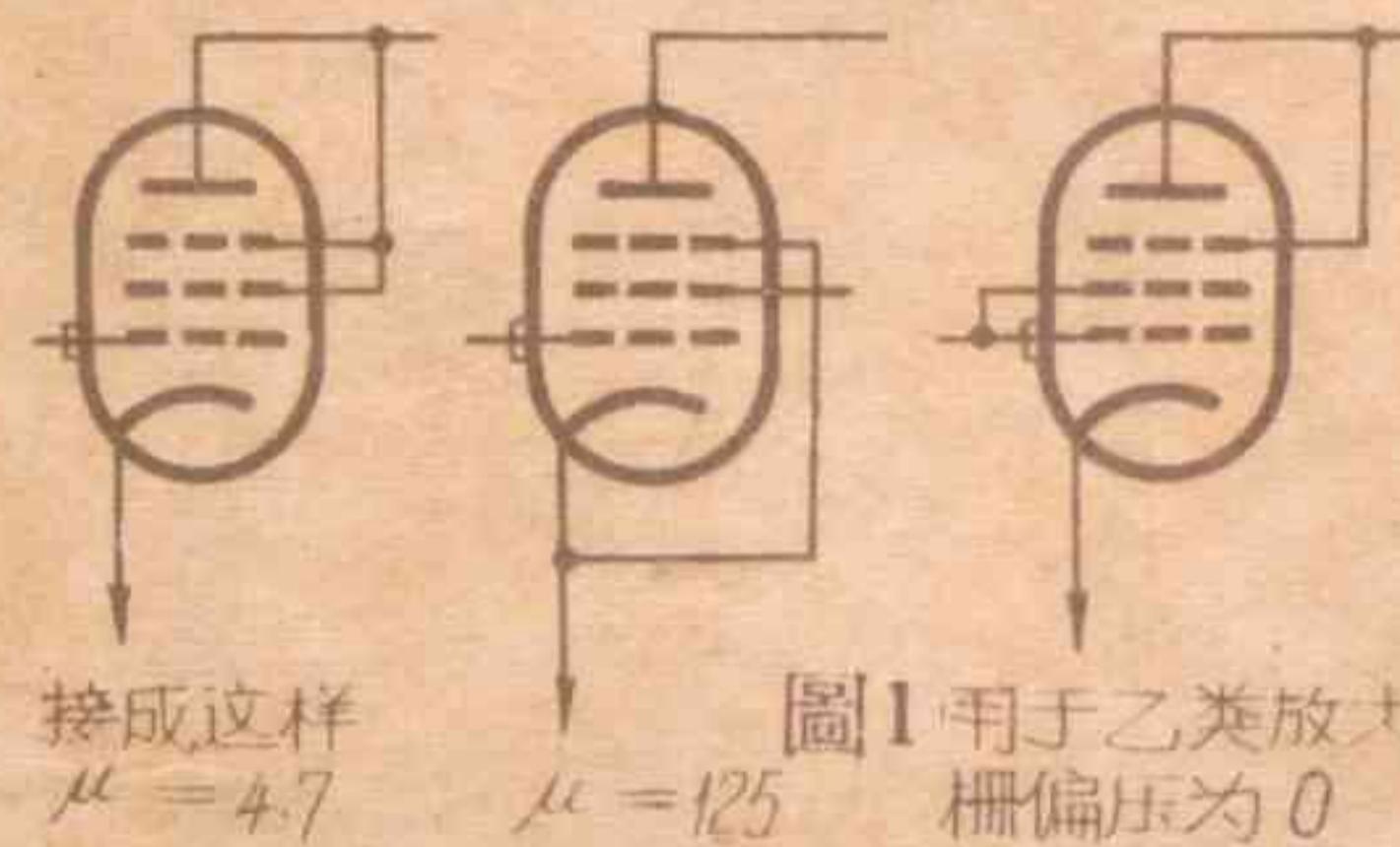董仲思問：为何称电子管89为三栅管、又有人称其为五极强放管何故？其特性表有的书中写 μ 为4.7有的书中写 μ 为125为何相差甚大？




答：89电子管是一个电力放大管，在构造上有三个独立的栅极，和屏极阴极，所以有人称其为五极强放管，有人叫他三栅管，在接法上之不同

故 μ 值亦不同見圖1。

蔣曙東問：在圖2中的收音机内整流線路那一种好？

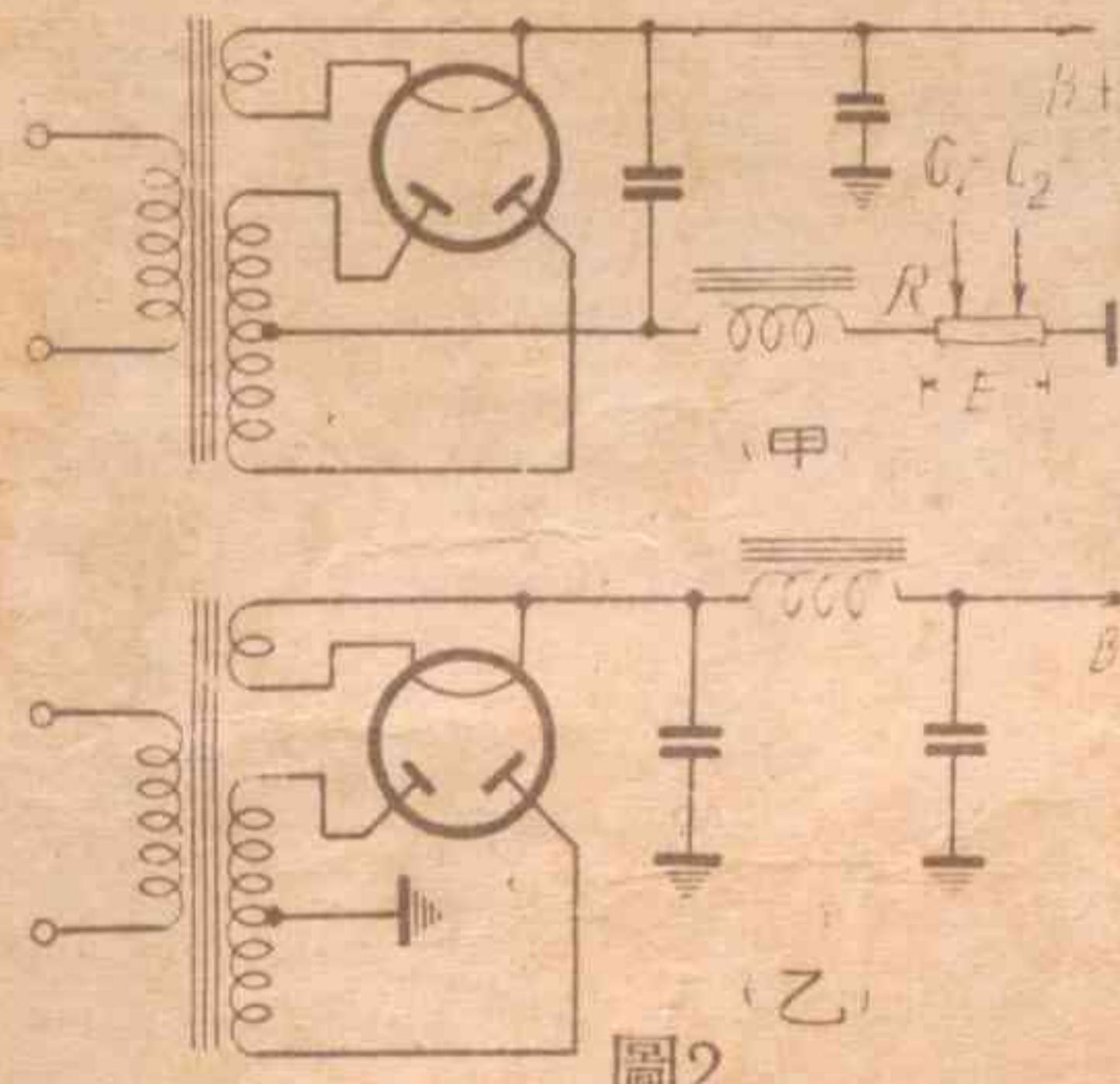答：这两种線路在整流上講沒什么兩样。圖甲中，低放級的固定栅偏压是取自电阻R，所以圖甲比圖乙的乙电要低一个E值，在收音机制造成本上，用圖甲时可以节约些，可省去两个低压电解电容器、和一个5瓦的阴极丙电阻。



3S4作推挽式放大其輸出变压器如何繞？

答：最簡單的方法是拆开一个單管用的3S4輸出变压器，知道圈数后，再繞上去，繞时中心抽头即可，音圈圈数不变。（曙江答）

鹿英杰問：充气整流管（如872管）高低压同时关掉对电子管的使用寿命有無影响？

答：沒有影响。

姚永源問：本刊1957年的第九期“答讀者問”中說單管机输出功率都很小，不能推动揚声器，而在第十期圓筒矿石收音机能用舌簧喇叭来收音。那末說难道單管机的輸出功率還沒有圓筒矿石收音机大嗎？

答：單管机的輸出功率在同一高頻强度的輸入信号下要比矿石机大得多，但高頻信号强度不同时，就可能有所区别。因此在强力电台附近，天線較高和本机構造較好的情况下，矿石机是可以推动一个舌簧喇叭的。反之單管机如果距离电台較远或天地線較差时，用喇叭的音量可能比矿石机还小，应根据具体情况而定。

（郑寬君答）

李隆祥問：1.扩音机負荷过小时要损坏喇叭，如果負荷大於輸出功率，对扩音机是否有影响？2.扩音机輸出

变压器燒毀，为什么也会损坏整流管？3.收扩音机收听短波时“畢剎”之声很大，衰落現象也很利害，是否能克服？

答：1.所指仅是接喇叭的多少而言，如所接喇叭很多（就是負荷大於輸出功率），如能維持阻抗匹配，最多只能使喇叭的發声輕微而已，对扩音机沒有什么严重影响。2.原因是：①輸出变压器次級的一端大多接地，变压器燒毀时，初次級發生短路使輸入初級里的高压与地（乙-）短路，等於整流部分的高压短路，故要损坏整流管。②輸出变压器燒断，推挽管沒有屏流，整流級突然失去这个很大的負荷，电压就加在濾波电容器的兩端而將它击穿，高压發生短路因而损坏整流管。3.扩音机里增益很大，在一般收音机里不甚显著的杂声在它那里却会被放的很大，如不是經常發現或在任何波段都出現的，可不予考虑。衰落現象很大时，可檢查自動音量控制系统的工作情况是否良好。

施华問：1.收音机喇叭有时会發出很响的“吱吱”声，为什么？2.收音机应放在什么地方？3.夏天收音机后面的蓋子盖上了是否会不通風，容易使零件损坏？

答：1.这是收音机受到附近的电气用具的干扰所致。2.应放於易於通風和干燥的地方，此外还可考慮到它對於室內的裝飾和揚声器对收听者的位置是否合适等。3.应蓋上，在設計时已有通風的孔眼散热，蓋子还有防塵及防小动物侵入的作用。为了照顧通風，收音机不应紧靠牆壁而应稍稍离开。

張忠信問：蛛網板綫圈內、外徑大小及齒数对矿石机的选择性及灵敏度有何影响？

答：綫圈对矿石机的选择性和灵敏度起決定性影响的是它的“質量因素”（即Q值），內徑增大可使Q值增加；外徑則隨內徑及繞綫的圈数、粗細而定。齒数增多可使繞綫互相平行的机会減少，減低了滲佈电容量而使Q值增加；但又能增加介質損耗使Q值下降；因此，也要看那一方面有利而选用（例如選用了質量良好的材料做架子就可以增加齒数）。

施光荣問：在列車上使用 TY—50A型四用扩音机，当一开电風扇时，扩音机發出很大的噪音，何故？如何避免？

答：列車上使用的电風扇轉动时炭刷發生电火花，它的电磁波能使扩音机上产生严重的噪声干扰，並且所佔的頻帶很寬，避免的方法要將風扇的外壳接地（車廂）並在扩音机电源进线上加裝濾波裝置，詳細制法及原理請參閱本社出版的“怎样压制电气设备对無綫电的干扰”一書。

何富海問：交直流收音机中的濾波扼流圈原为10亨50毫安，直流阻力500欧，可否以电阻代替，阻值应为多少？

答：可用2,000欧5—10瓦的綫繞电阻代替。代用后输出直流电压会較低，可將輸出变压器的接乙+处接在整流管輸出端（陰極），使功率放大管的屏压不致太低，并能減小濾波电阻的負担。 （馮報本 馮煥然答）

常用收音放大特性表

型 号	名 称	阴极	热 绒	屏 板	帘 棚	第~ 棚	屏 板	帘 棚	跨 导	放 大	内 阻	负 荷	最 大	极 间	
		加热 方式	电 压	电 压	电 压	负 阻	屏 板	帘 棚	电 流	因 数	(千 欧)	电 阻	容 量	电 容	
5Y3G/5Y3GT	七 极 变 频 管	直 热	1.4	.05	90	67.5	0	1.7	3.0	300	—	500	第 一 棚 /10000 欧	5.5	—
1S5	二 极 窄 截 止 五 极 管	“ ”	“ ”	“ ”	67.5	“ ”	1.6	4	625	—	600	—	—	—	—
1T4	通 截 止 五 极 管	“ ”	“ ”	“ ”	90	“ ”	3.5	1.4	900	—	500	—	—	—	—
304	电 力 放 大 五 极 管	“ ”	“ ”	“ ”	90	“ ”	9.5	2.1	2150	—	100	.27	—	—	—
6AL5	3S4	“ ”	“ ”	“ ”	45	7.7	1.7	2000	—	120	.24	—	6	—	—
5Y3G/5Y3GT	全 波 整 流 管	壳 热	5	2.0	最大交流电压 350 伏 直流输出 125 毫安 最大反偏电压 1400 伏 大峰值电流 375 毫安	—	6.1	1.1	1425	—	100	.27	—	9	—
6AL5	双 二 极 管	“ ”	6.3	.3	最大交流有效值 150 伏 直流输出 10 毫安	—	58	5.5	2	12.0	20	—	7.6	60	.35
6AQ5	电 力 放 大 束 射 管	“ ”	4.5	45	180	180	-8.5	29	30	3700	—	52	5	45	6AQ5
6AV6	双 二 极 三 极 管	“ ”	.3	.3	250	250	-12.5	45	4.5	4100	—	—	—	—	6AV6
6BA6	通 截 止 五 极 管	“ ”	“ ”	“ ”	100	100	阴 极 电 阻 11	12	—	1600	100	62.5	—	.5	—
6BE6	七 极 变 频 管	“ ”	“ ”	“ ”	100	100	阳 极 电 阻 4.2	4400	—	—	1500	—	3.0	—	.0035
6E5	调 谐 指 示 管	“ ”	“ ”	“ ”	15	3.0	7.8	475	—	1000	—	—	1.0	—	振盪 棚 50 千 欧
6H6/6H6GT	双 三 极 管	“ ”	“ ”	“ ”	—	0	.25	—	0	—	—	—	—	—	3S4
6K8/6K8GT	三 极 六 极 变 频 管	“ ”	“ ”	“ ”	250	100	-30	2.5	60	三 极 屏 压 100 伏 屏 流 30 毫安	.75	.7	16	—	—
6SA7/6SA7GT	七 极 变 频 管	“ ”	“ ”	“ ”	250	100	-30	2.5	60	三 极 屏 压 100 伏 屏 流 30 毫安	.75	.7	16	—	—
6SK7/6SK7GT	锐 截 止 五 极 管	“ ”	“ ”	“ ”	30	.8	1650	2500	1500	—	2.5	—	—	6.0	.005
6SN7/6SN7GT	通 截 止 五 极 管	“ ”	“ ”	“ ”	92	24	2000	1600	800	—	4.0	—	—	“ ”	.003
6SN7/6SN7GT	中 放 大 因 数 双 三 极 管	“ ”	“ ”	“ ”	.6	.6	—	80	90	—	2600	20	7.7	—	—
6V6/6V6GT	双 二 极 三 极 管	“ ”	.3	.3	250	—	—	20	.8	—	1100	100	.91	—	.5
6V6/6V6GT	电 力 放 大 束 射 管	“ ”	.45	.45	285	285	-150	70	79	3750	—	60	屏 到 屏 10	100	—
6V6/6V6GT	6V6/6V6GT	“ ”	“ ”	“ ”	3600	—	屏 到 屏 8	6.5	14.0	—	(甲, 乙, 类 二 管)	2.0	.235	—	4.5

管 座 接 线 符 号 说 明 :

D—二 极 部 分
F—灯 绒

F_M—灯 绒 中 心
G—栅 极

H—热 绒
H_X—六 极 部 分

K—阴 极
K—阴 极

N_C—空 脚
N_C

S—屏 极
S—屏 极

T_A—电 子 鞭
T_A