


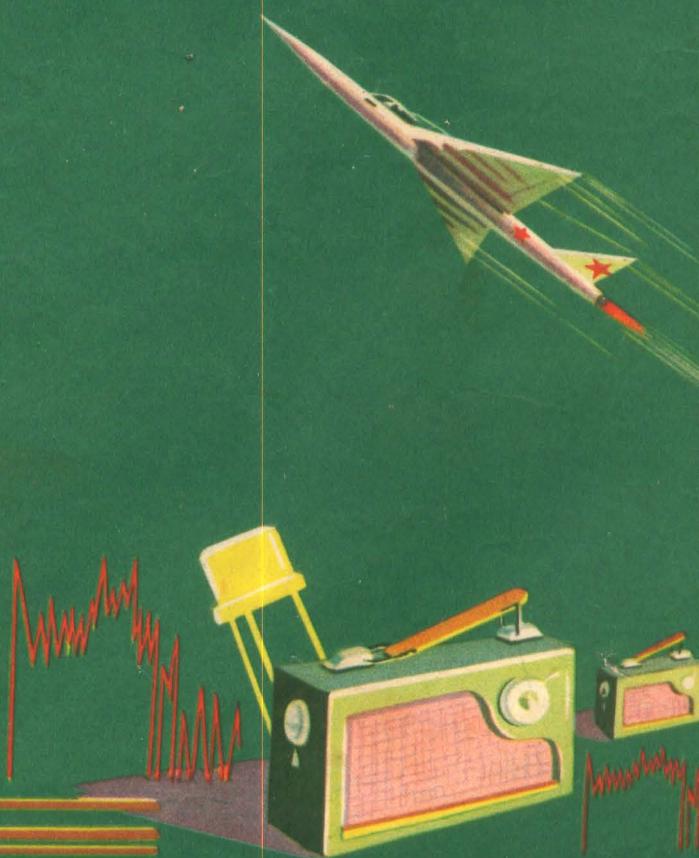


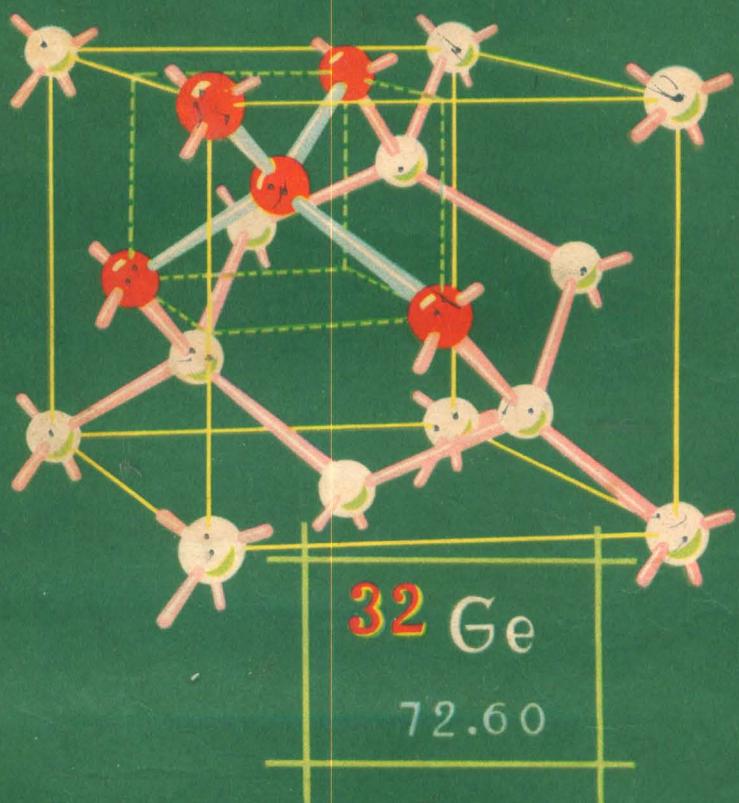

无线电
WUXIANDIAN

6
1958

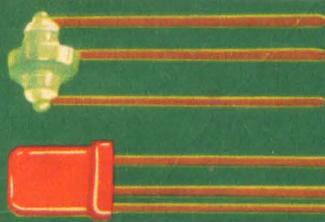

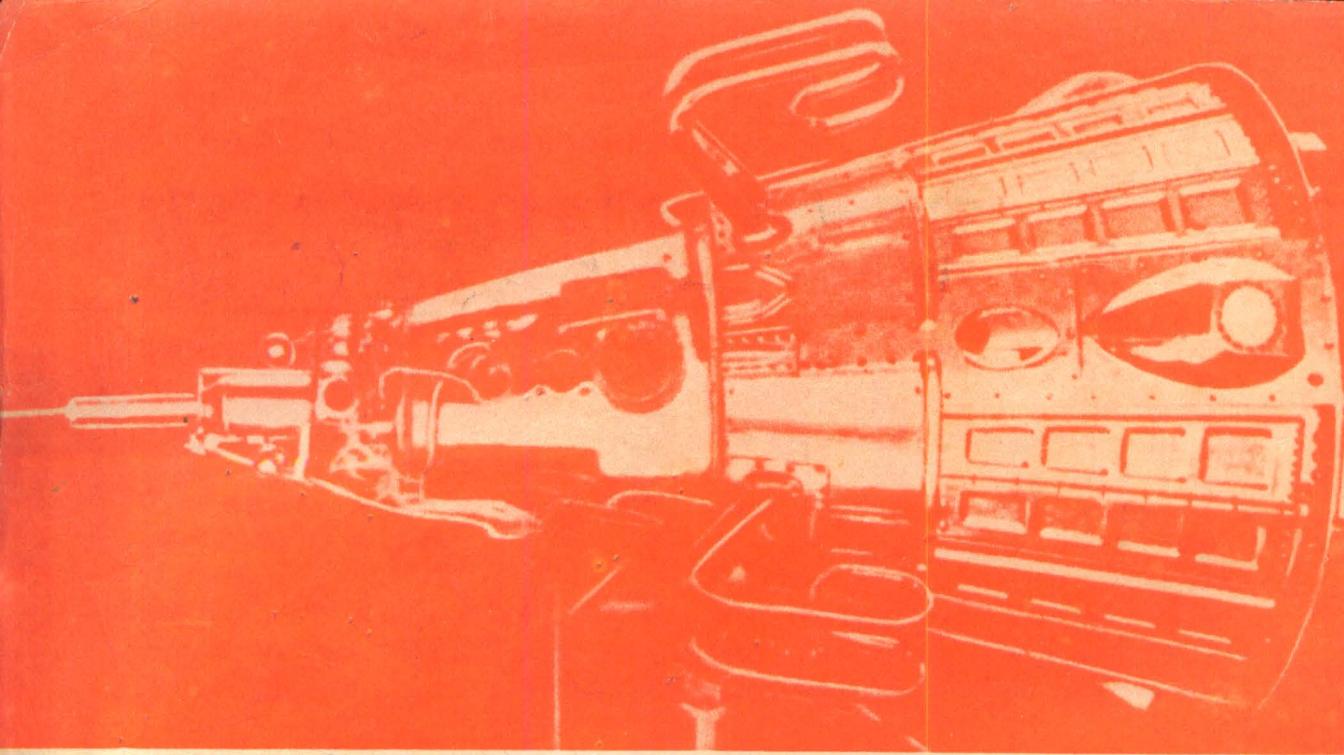

苏联第三个人造衛星中的探測仪器和無綫电設備

第三个人造衛星是以強力的火箭發射到軌道上去的，除开在發射及控制进入轨道的设备外，在衛星本身也是有着非常完备而精密的仪器和無綫电设备的。这些仪器分裝在衛星的壳内外各部分。在衛星体内前部裝有测量大气压力、离子濃度、成分、电荷及靜電强度、磁場强度和太陽微粒輻射强度的仪器。

在衛星体内后部，裝有测量宇宙線强度和組成的仪器、流星碰撞記錄仪器、無綫电设备和电源、仪器的自动控制设备、温度自动调节和测量设备等。

除开测量宇宙線的計数器裝在衛星壳内，其他测量仪器的傳感器都分佈在壳外各部分。这些傳感器包括記录太陽微粒輻射的光电倍增管、测量高空大气压的磁力压力表和电离压力表、测量电荷和靜電場强度的靜电磁通計、测量高空离子成分的無綫电頻譜仪、离子收集器和微流星碰撞記錄的傳感器。

除开这些科学仪器外，衛星上还裝有輕便而完备的無綫电设备。其中有频率为20.005兆周的电报信号發射机，連續地向地面發射長为150—300毫秒的电报信号。衛星上各种科学觀測仪器由电子时序设备自动控制，周期地开闭，测得的数据，由記忆设备記下，然后用高分辨力的多路無綫电遙測设备在飞过地面觀測站时向地面發送。衛星外面还裝有許多形狀复杂的管型天綫組。

衛星上的許多电子仪器和無綫电设备，由銀鋅蓄電池或氧化物鎢电池供电。苏联科学家設計了許多种性能优良單位体积重量輕而使用便利的这种电池，供人造衛星使用。

在化学电池以外，这个衛星上还裝有太陽电池，能直接將太陽能轉变为电能，这种电池由單晶电子导电性純硅薄片原件構成，每个电池原件能發出电压0.5伏，太陽能的轉換系数为9—11%，將許多电池原件适当联接可获得足够的电流和电压。

由于衛星上有強功率的無綫电發射机，一般無綫电爱好者都可以在較远距离收到它的信号，並把它用磁帶录音机記下，供科学研究机构整理綜合使用。

衛星上裝有确定衛星在轨道上座标用的無綫电设备，地面的觀測站除开可以用無綫电设备接收它發送的情报数据外，还可以收到它發出的軌跡座标的信号。从雷达收到的衛星座标信号，在一个特別设备内自動轉換为天文时，然后用專用电信线路傳送到一个坐标計算中心，从各地彙集起来的情报数据由高速电子計算机运算，就可以得出它的未来运行路徑和星历表。

这些复杂的测量设备，包括了大量的电子仪器、無綫电技术设备和其他设备，能很快而准确地确定衛星的轨道参数和行程，远远超过对第一、第二个衛星进行觀測时所采用的。



为第三颗红月欢呼!

WEI DISANKE HONYUE HUANHU

1958年5月15日，苏联發射了第三个人造地球衛星。新衛星重1327公斤，高3.57公尺。在鋁合金制的壳里，裝有科学測觀仪器、無綫电控制設備、發射机和电源设备等，这些仪器共重968公斤。新衛星在重量、装备的科学仪器和进入地球外層的高度上都远远超过了第一、第二个衛星；更把美国的“小皮球”拋到十万八千里之外。美国的“先鋒三号”，一共只重14公斤，裝的仪器只有5公斤；苏联第三个人造衛星比它重了100倍，仪器重达193倍。

利用第三个人造衛星，科学家們可以更深入一步进行电离層組成的考察，靜電場、地磁場的究研，宇宙線的研究，对太陽粒子輻射的考察，大气压力、密度的測量以及对微流星的觀察。根据这一系列的測量觀察，人类將对过去所不能解决的地球物理和星际飞行問題等，找到新的答案或解决问题的新途径，在科学上的价值是难以估量的。

第三个人造衛星能运行在1800公里高的高空进行这些精密的科学研究観測。这一切除了再一次的証明苏联火箭技术無可比拟的卓越成就外，从無綫电电子学的角度来看，也集中突出的显示了苏联所达到的惊人水平。


这个完善的巨大的地球物理高空实验室，是这一屆国际地球物理年里最突出的事件之一，是苏联科学家的偉大貢獻，是人类向宇宙空間进军的又一大胜利。

紅色月亮和美国的小皮球衛星，是社会主义的欣欣向荣和資本主义漆黑一团的鮮明对比。說明了社会主义制度無比优越，社会主义阵营各国的經濟正进一步發展和壯大；而資本主义世界里經濟普遍陷入停滞和下降，步步淪入严重經濟危机的漩渦。这颗高悬在太空的衛星是一盞慶祝社会主义制度胜利的明灯，它昭示东风將以不可禦的力量繼續压倒西風。

我們为第三个紅色月亮欢呼！

苏联第三个人造衛星上所載的科学仪器(下圖)：

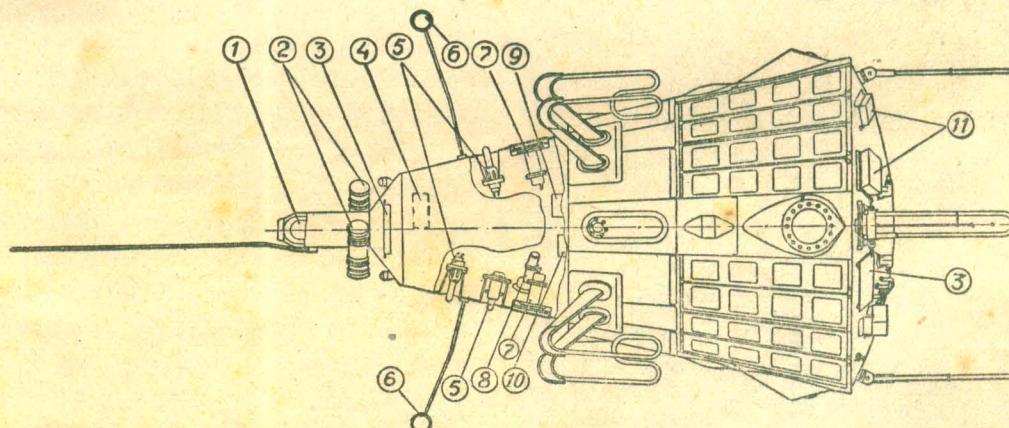- ①磁力計。②記錄太陽微粒輻射的光電倍增管。
- ③太陽电池。④記錄宇宙縫光子的仪器。
- ⑤磁力压力表和電离压力表。⑥离子收集器。⑦靜电磁通計。
- ⑧質譜仪管。⑨記錄宇宙縫重原子核仪器。
- ⑩記錄一次宇宙縫强度的仪器。⑪記錄微流星的傳感器。



用近代化的工具裝備 北京新誕生—

首都最近誕生了一个新的大型發射台，發射电力是目前国内最大的，设备是目前国内最新式最完备的。在全国各地邮电通信、广播系统中出现技术革新和开始采用最新技术装备声中，它是邮电事业技术革命的产物，是装备一个现代化的四通八达的邮电网的第一批现代工具之一。这是在党的正确领导下，无线电通信事业的新发展。这座发 射台采用了最新的设备，从设计制造到施工安装，都是由我国的无线电专家和技术人员担任的。全台的设备除了其中一部发 射机外，全部设备都是国内各个电信工业企业和电机工业企业的产品。这也说明我国无线电工业的跃进和各部门间的密切协作。我国无线电工程技术人员用自己的智慧和劳动，虚心学习刻苦钻研创造出来的这些成绩，是值得我们热烈祝贺的。




这座发 射台在目前第一期工程完成投入生产时，共装有强力短波发 射机五部，全部装在设计新颖而宽大的封闭式机房内。这些发 射机有一部是苏联的产品，其余都是我国仿苏的产品。末级都是用水冷电子管。每部发 射机都有移频设备，可以满足新的通信要求。特别是苏联制的发 射机激励器是采用的双路移频，可以作多路通信用。将来还要加装单边带机和大型机件机设备。这些设备都是相当大而新型的，全部工程完成能更好的担负首都对东欧及东南亚许多国家的无线电报、电话和传真业务。

机房内有完善的新式的防尘、降温、通风设备。全机房都是封闭式的，即发 射机装在和机房大厅分开的机器间内，只有面板对外。用强迫通风法使机器间内与大厅分别通风。机房通风用20千瓦的鼓风机，风从地道和墙上引入机器，由机房顶出风。大厅内通风夏天用雾状喷水冷却空气后送出，冬天冷空气用暖气加热后送出。

机房大厅的一端是控制室，从这里通过大玻璃窗可以望见全机房。这个控制室是全电台的心脏。这里装有信号设备、监测用的音频振荡器、示波器、收报机、电传机，还有线路放大器，音频整流放大器、塞孔盘、内部通话设备和完善的自动障碍报警设备，并且还有自己的配线室，对天线及机器的正常工作和障碍都有指示。控制室值班人员在这里可以监视全台机器的工作情况并进行工作调度。

发 射机的主要变压器装在用厚墙和机房完全隔离的变压器室内。

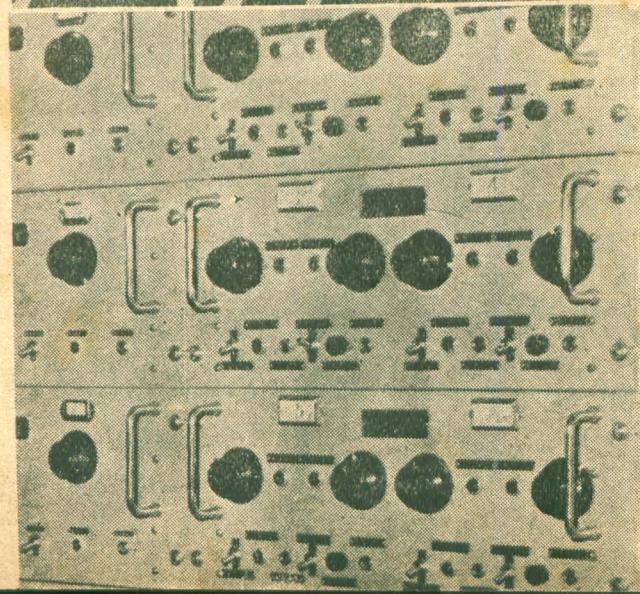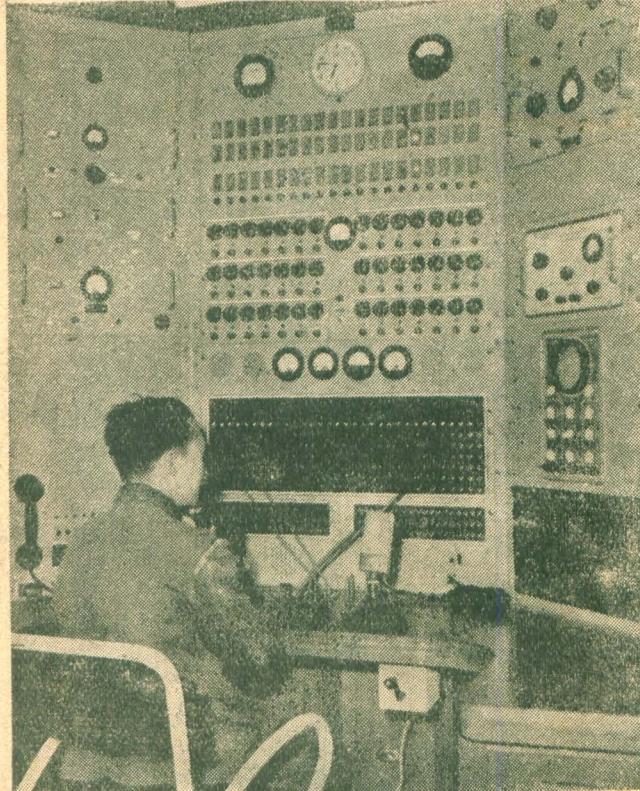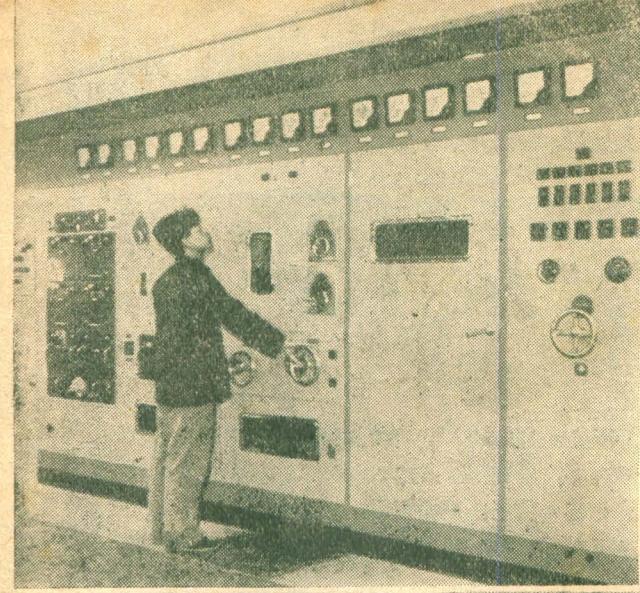此外还有电台的高压、低压配电室、电力变压器室。在机房的另一端有水冷室，这里有冷却大型水冷电子管的一次水（蒸馏水）和二次水（井水）冷却设备。



我們的邮電網 一个大型發射台

吳俊瑞

电台的天綫全部采用双菱形天綫，有完善的配綫設備。为适应定向通訊及灵活运用，在同一角度上裝有兩付天綫，并能分高低波段。

为配合生产，台內还有相应的技术車間，如：电子管預热室、备用电子管室、實驗室、金工室、修机室等。

电台的許多设备，由于技术人員的大胆創造和學習先进經驗，特別是苏联的先进經驗，使得在设备和机器性能上都有独到之处，从几个例子里就可看出这一点。

首先我們看看天綫设备方面，所有天綫都采用菱形天綫。机房外有个天綫配綫区，这是專为变换天綫用的。特別的是为倒換天綫、检修和紧急处理机器障碍时便利，裝有机房內的天綫自动交换开关。这个开关平常可由控制室值班人員在控制室内按揿鈕开动馬达运转，紧急时也可由机房值班人員用手操作。

天綫交換开关裝在机房天花板上，每个开关分为三段：天綫选择开关、检修开关、和紧急开关，每个可以單独操作。紧急开关在控制室遙控时只能向一个方向轉动。这种开关是我国技术人員一个新的創造。

天綫饋綫用四綫制，进入窗口处采用小籠式使阻抗能匹配适当。

遙控室的设备，在設計上也是完善的。室內的障碍报警设备，能即时發現障碍并自动报警，最特別的是能自动記錄障碍时间，障碍經檢修排除后即自动停止报警。这样就可以減少值班人員的劳动强度。




在电力设备的设计上对安全是特別注意的，人手操作的闸刀开关都是很安全的。主要高压变压器都单独裝置于一个独立的室内，检修便利，并且能使一台变压器發生故障时不致波及其他变压器。变压器的工作情况有报警设备自動發出指示，其中有溫度报警、跳闸报警和瓦斯报警等，这些设备都是很齐备的。

在水冷设备方面都有工作指示灯，可以告訴值班人員哪一部水泵正在工作。另外有溫度报警设备，当冷却电子管的水溫度过高时，能自動發出告警信号。

水冷室的水冷循环分一次水和二次水，二次水因用井水，如井水万一發生問題，另有备分水井可代替工作。

总之这个电台的技术設計是很完善的，设备也是很新式的，这个电台的建成使我国無線电通信事業的进一步發展打下了良好的基础。

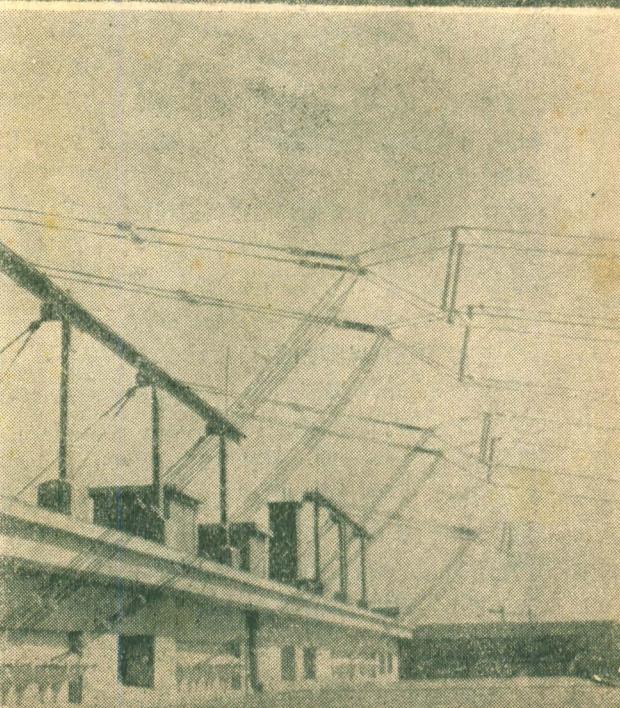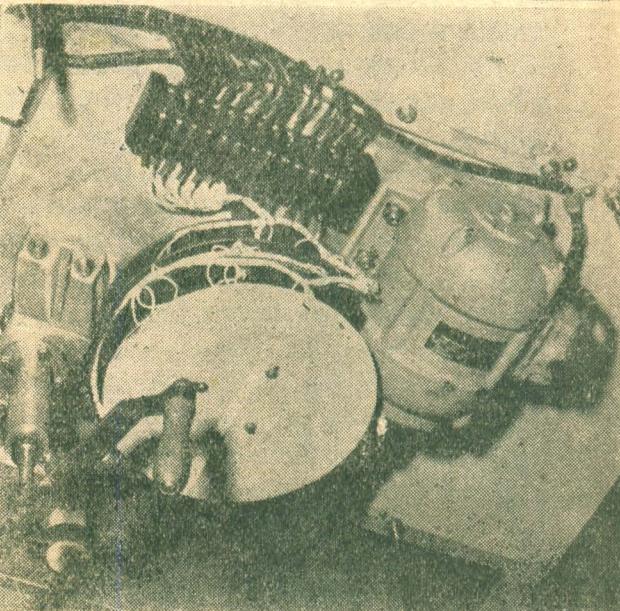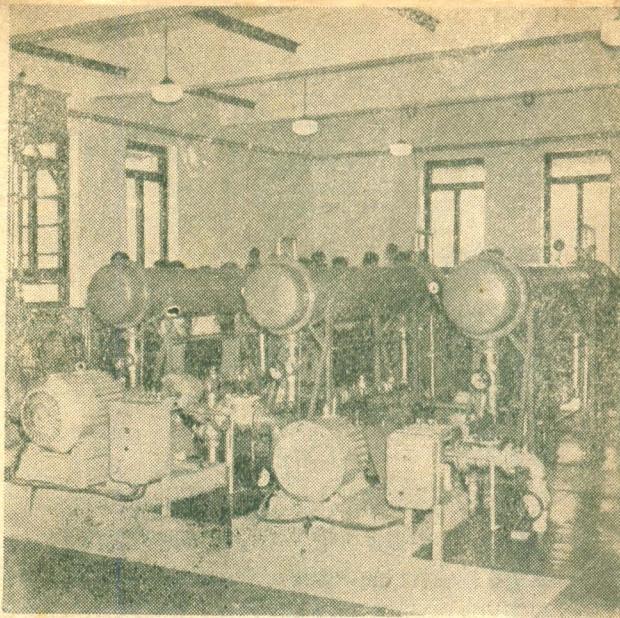照片說明：左①机房內的强力發射机，②控制室，③控制室內的障碍报警设备，右④水冷设备，⑤天綫自动轉換开关，⑥天綫饋綫。（柳岸攝影）



半导体电子学

Bandaati Dianzixue

(苏联) M. 费多托夫



近十年来，半导体材料在电子学中获得了極其广泛的应用。在半导体电子学方面的一系列的發明，在研究获得高純度材料的方法中所得到的成就，都使我們可能用新的觀点來理解某些早已熟知的物理現象，都使我們能制造出極有前途的現代化電子仪器。

例如，仅能將百分之一的光能轉变为电能的普通光电池，已經被能將 13—15% 的光能轉变为电能的硅电池所代替。这种电池已經用来作为能源。从一平方公尺太陽照射的表面上，可以得到 100 瓦的电力。

利用半导体可以制造能將 7—10% 的热能轉变为电能的热偶發电机（溫差發电机），并且还可以制造出經濟的冷冻元件。苏联科学院半导体研究所在 1954—1956 年間用半导体冷冻元件所制成的家用冰箱（冷藏

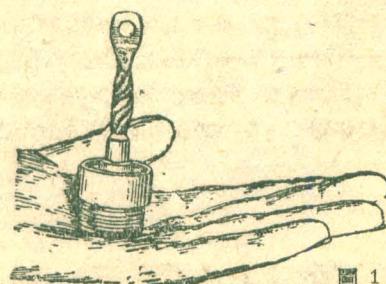


圖 1

櫃）样品，具有与其它型式冰箱工业样品相近似的經濟指标，但比其它型式的冰箱优越的地方是：使用可靠，工作时無噪声。

所有上述半导体器件的主要特征是能將某一种形式的能量，直接轉化为另一种形式的能量。取消了中間過程（产生蒸汽，机械运动），这就简化了设备的結構，減輕了重量，提高了工作的可靠性，降低了維修費用。

半导体还可以用来直接將原子能变成电能。

强功率的鎗和硅二極管（整流器）在动力工程中具有極大的意义。它們具有很高的效率，很長的使用期限，很小的体积和很大的机械强度。例如，圖 1 所示的硅二極管，在 300 伏的电压下，可保証整流电流达 475 安。在电化学工业、运输工业和其它部門中，用这样的二極管就可以在解决許多重要問題时大大簡化。

但是，现代应用半导体最广的还是在無綫电电子学

中。半导体三極放大管（晶体管）仅仅是在九年以前才造成的。三極管的發明，使整个半导体电子学的發展得到了大大的躍进。半导体器件的出現并不是偶然的，無綫电电子学的整个發展过程为它創造了条件。

从半导体三極管存在的第一天起，就显示出了它比無綫电电子管具有一系列重要的优点。这些优点在面接触型三極管制成以后，就更清楚的表現出来了。根据實驗的資料确定，半导体三極管能很好地完成电子管的全部主要任务，并且半导体三極管尺寸要小得多，它可以在極低的电源电压下（1 伏以下）工作，須要的电流只有几微安。它具有很高的机械强度，并且沒有颤噪效应；使用期限可达几万小时。但是，除了这些优点以外，初制出的半导体三極管样品也具有一系列严重的缺点：噪音电平很高，容許的电流和电压值很低，各种参数受溫度的影响很大，最高的工作頻率較低等。但半导体三極管令人鼓舞的最初結果和改善各参数的显著可能性，都引起了广大学者的注意。

除了在研究試制特性优良的三極管时要遇到困难外，在成批生产中，还要遇到許多新的困难。由于工艺过程复杂，很难得到具有化学純度的均匀原始材料（原料），这就使得最初几批半导体三極管各管参数間具有很大的差別。利用很純的原料，对各工序进行仔細的檢驗和將成品分組都可以在很大程度上消灭这个缺点。但目前各管参数間的較大差別仍然是一个很大的缺点。

在扩展半导体工作頻率範圍方面，也作了很多工作。由于用扩散的方法將某些杂质加到制造三極管所用的材料中，以及利用專門的方法来制造單晶体，到 1954 年就能制造出工作頻率範圍为 400 兆週的三極管样品，稍迟一点，在 1955 年制出的四極管實驗性样品，就可以优良地在 1000 兆週的頻率下工作。

現在在苏联已經設計生产出了数十种点接触型和面接触型三極管。圖 2 是玻璃外壳的 Π5 型三極管。另外还生产有如圖 3 所示的 Π6、C3、C4 型三極管。和旁边



圖 2

10戈比錢幣比較看，很容易就可知道它們大小了。同時必須指出，三極管的工作元件體積還不到總體積的十分之一，因而晶體三極管的尺寸還可能進一步縮小。圖4是用超小型三極管裝成的三級放大器的一個例子，這種放大器的總面積僅為0.5平方厘米。

現在，用半導體器件作成各種低頻裝置和產生持續時間為0.1微秒的脈衝線路是它廣泛應用的一個範圍。這些器件也同樣被應用在助聽器中。這裡，不管是由於縮小體積的觀點出發，或者是由於電源消耗的觀點出發，所得到的益處都是很明顯的。從1956年起，普遍生產的助聽器就都是半導體助聽器了。

用半導體器件來裝配便攜式或袖珍電池無線電接收機，有著廣闊的前途。

由於半導體能在極低的電壓下工作，故近來它們又用在無源電子設備中。在這些設備中，首先應當指出的是用太陽電池和隣近強功率無線電台的電磁能來作為電源的無線電接收機。無線電台的電磁能經單獨的專用

天線（有時是公用的接收天線）而進入接收機，供給該接收機接收較弱電台的信號。

用從話筒輸出端取下的一部份電能來供給發射裝置的試驗，也是非常有趣的。

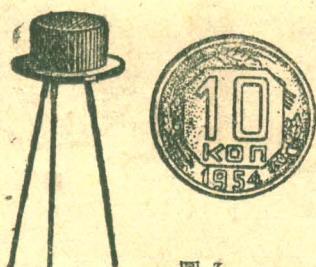


圖3

一系列科學研究工作的結果，表明半導體器件還有一些巨大的優點，能使半導體器件應用到有線通信中：如用於中繼放大器，電話放大器，自動電話局的交換裝置，及多路通信機等。在這些地方利用半導體器件不僅有可能提高通信線路工作的可靠性，而且它可以使這些機器的電源和安置問題更容易解決。用電子交換機來代替自動電話局中的機械式交換機，可將這些設備的動作速度提高許多倍。

使用半導體器件最重要、最有趣和最有前途的領域是航空無線電電子設備。現代重型轟炸機的無線電設備，共有几百上千的電子管，其重量不止一百公斤。利用半導體三極管不僅可減輕飛機設備的重量，縮小體積，減少設備所消耗之電能，並且還可以擴大這種設備所起的作用。

最後應當指出，現在已經沒有任何一個科學技術和國民經濟部門，其中電子設備不起到重要作用的。工作經驗告訴我們，只要在能夠代換電子管的地方用半導體器件來代替電子管，几乎總會給我們很大的好處。但是，將這些好處實際表現出來，還做得很不夠，但能夠希望在不久的將來，隨著半導體器件的大批生產，這種情況將會好轉。（陳達邦譯自蘇聯“無線電”雜誌1957年11月號）


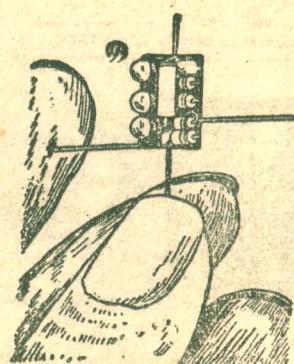


圖4

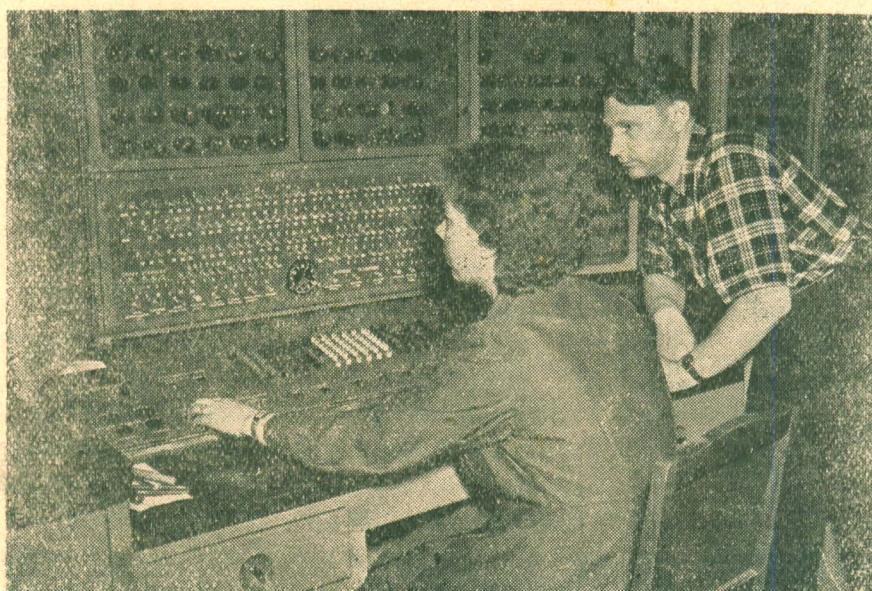


新“烏拉爾”牌 計算機

蘇聯最近制成一種新的“烏拉爾”牌萬能數字計算機，蘇聯科學院計算中心已經開始裝用了這種機器。

這種新型計算機採用半導體，它代替了大量的電子管。這種計算機體積較小，因而可在各工業設計院中使用，設計單位在進行車床，聯動機，機器零件設計時，可用它來完成數學計算的工作。（材料及照片由塔斯社供給）

國產七管 半導體收音机

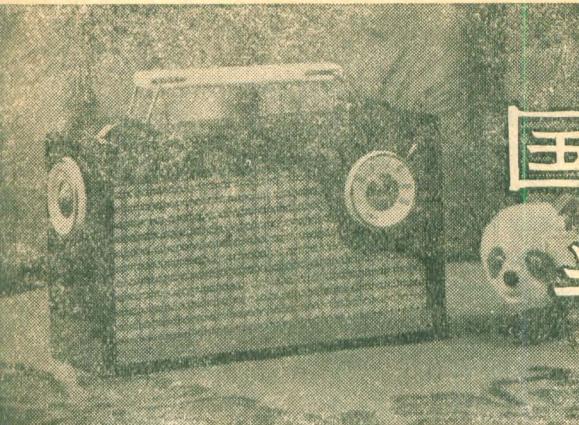


我国生产的第一架七管半导体收音机①已于今年三月由上海电訊电器專業公司所屬的宏音無線电器材厂試制成功②。

这是一架旅行式超外差式广播收音机，它的外形和机内另件排列見照片。全机采用 7 只半导体三極管和 2 只半导体二極管，管号如下：半导体三極管 2T51——

变頻， $2T51 \times 2$ ——中放， $2T61 \times 2$ ——电压放大， $2N43 \times 2$ ——推挽放大；半导体二極管 1T33，一只作第二檢波，另一只作自動音量控制。

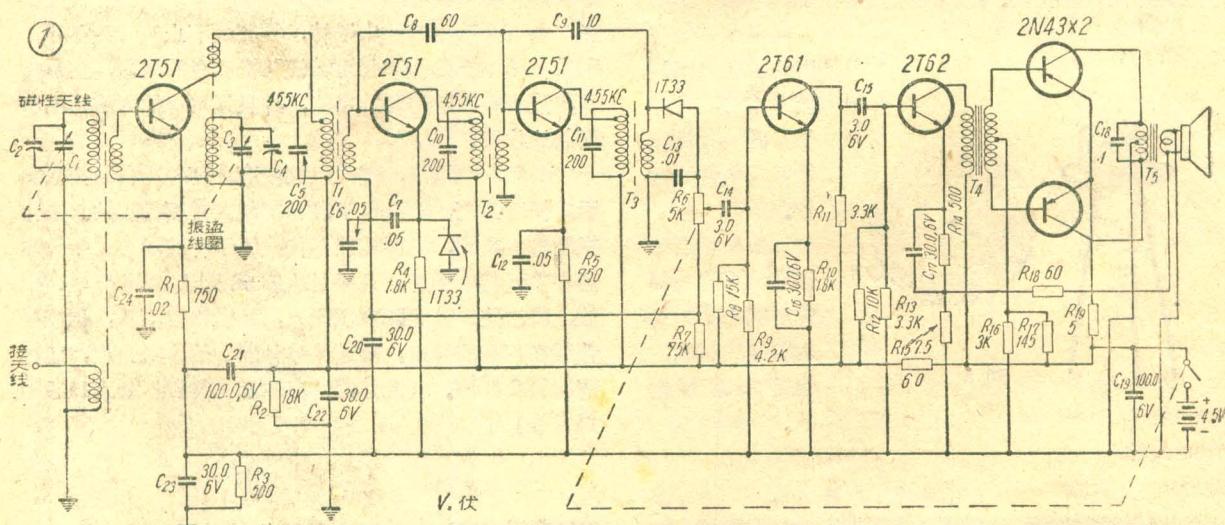因为这是一架旅行式收音机，設計要点是提高它的灵敏度并縮小体积。因此采用的各种元件除了要求它的質量优越，用以提高机件的性能外，还必需同时考虑到它



国产七管半导体收音机线路圖

的体积。这里采用的元件完全可以符合上面的要求。例如采用了磁性瓷③天綫，磁性瓷中頻變壓器，磁性瓷繞

圈，瓷介電容器，小型的炭質電阻，特制的小型異電容量的雙連可變電容器，以及印刷電路等等。

此机的一般性能如下：

收听頻帶：530 千週—1600 千週，

中頻：455 千週，


灵敏度：不劣于 1000 微伏/公尺，

输出功率：不失真最大输出为 50 毫瓦，


电源：1.5 伏干电池 3 节（4.5 伏），無信号时消耗电流約 10 毫安，最大信号时約 33 毫安。

半导体的特性和一般电子管相差很大，在許多元件如中頻變壓器、輸入變壓器以及輸出變壓器等都是特制的，体积特小（中頻變壓器只有指姆大小），这些小巧的元件也是我国第一次生产。它們的規格如下：

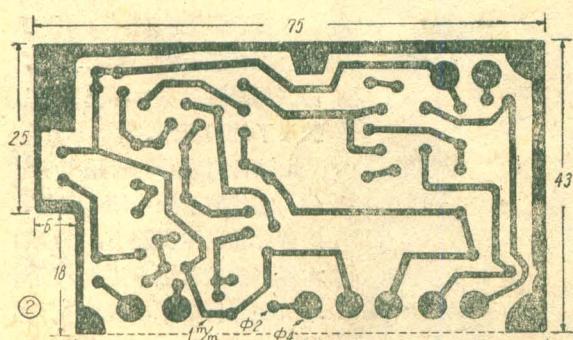1. 中頻變壓器，用英制 40 号單根漆包綫繞成的蜂房式繞圈，密封在一个磁性瓷圓盒里，中央心柱的直徑



印刷电路之一——电压放大和功率放大部分

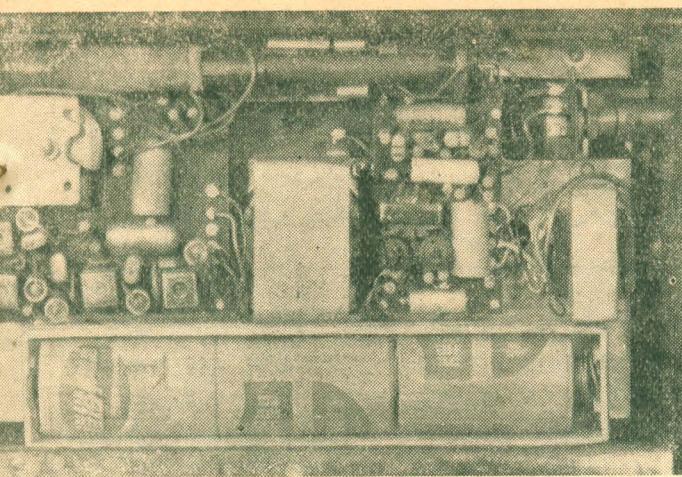


国产七管半导体收音机机内零件的排列。外形象蚕茧的小粒零件是半导体三极管，四颗小方块是中频变压器和振荡线圈。

为2.1公厘，长5公厘，旋动磁性瓷圆盒盖，可改变盖与座之间四週的空隙，用以变更磁通量，调整中频。

2. 振荡线圈，所用铁心及线号和中频变压器相同。

3. 输入变压器，用33GEI型合金片心，截面为5平方公厘，导线是0.061公厘径漆包线。

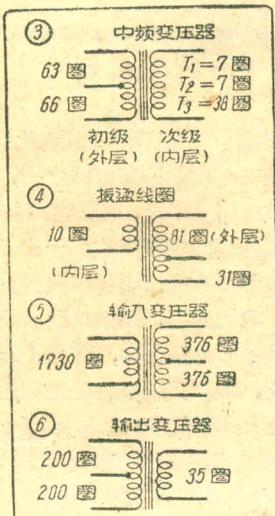4. 输出变压器，用29GEI型合金片心，截面为14平方公厘，初级线径0.27公厘，次级0.35公厘。分段绕制。（上海宏音无线电器材厂技术科供稿）



[註]

- ① 其中两个半导体二极管未计入。
- ② 这是指生产单位而言，至于专门研究机关是早已试制过了的。
- ③ 即一般所谓的“铁粉心”。

請讀者們注意！

本刊因读者需要日益增加，报导介绍的面也逐渐扩大，为满足读者的要求起见，在目前条件下，自本期起增加篇幅4页，即原每期32页改为每期36页，不另加价，特此敬告读者。

本刊编辑室

旅行机的新零件


上海广播器材厂为了配合一级收音机和旅行机的试制，最近试制成功了一些新的零件：

1. $\frac{1}{4}$ P-1型小型扬声器。直径90公厘，内磁式铝镁磁钢，有效放音频率范围可达200—10,000週，音圈阻抗10欧士10%，为国内第一次生产的适合小型旅行机及干电池使用的小型扬声器。


2. T 401型可变频带中频变压器。采用铁淦氧芯子，频率为465千週，其通带调节范围为±2—2.5千週至±4—4.5千週；它的Q值当通带调至最狭时>115，调至最宽时>125，可适用于一般高级收音机。

3. 盘形电位器。这种电位器主要是用在收音机上调节高低音调，并可加装机械的音调指示，使外形多样化，使用更方便。塑料拨盘光洁美观。它是从普通电位器基础上演化而来，所费成本较小。

（鍾衛民）
(轉載“無線電技術”1958年第2期)

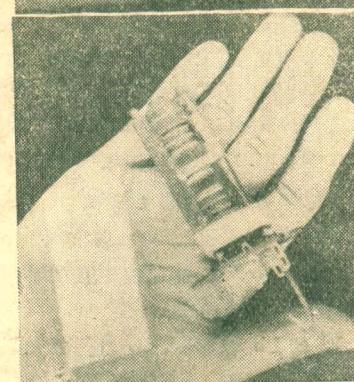

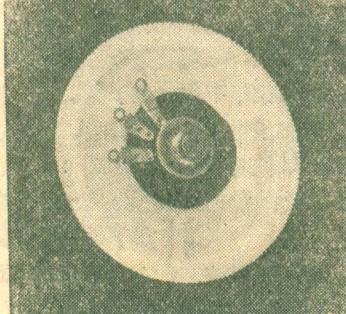(上) $\frac{1}{4}$ P-1型扬声器
(中) T 401型可变通
帶中频变压器
(下) 盘形电位器



調頻信号的檢波

華蔭曾

在超短波波段里，广播电台發送出来的不是調幅波信号而是調頻波信号。接收調頻信号的收音机与我們日常用的收音机（只能接收調幅信号的）比較起来，主要的区别在于檢波部分。調幅的檢波是从收到的調幅信号中把音頻檢出，而調頻的檢波是从調頻信号中把音頻檢出。以下我們介紹一下怎样从調頻信号中把音頻信号檢出来。

（一）調頻信号的性質

調頻波与調幅波不同，調幅波中的載波振幅随着調制时声音的大小改变；而調頻波的振幅不变，載波频率随着調制时声音的高低改变。圖 1 c 是調頻信号波的形式，它是由圖 1 a 的載波被圖 1 b 的低頻調制波所調制后获得的。从圖 1 中可看出，調頻波具有以下的性質：

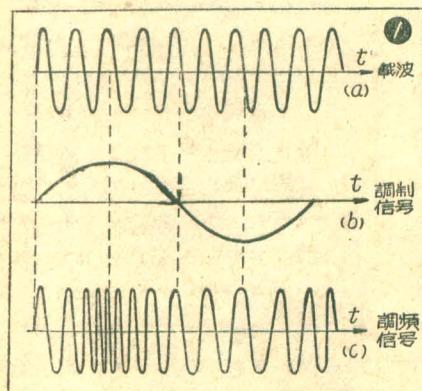


圖 1

多。

當圖 1 b 中的調制波电压为零时，調頻波的频率不变，仍然是載波频率。

當圖 1 b 中調制波的电压为负时，調頻波的频率比載波频率低，調制波的负电压越大，調頻波的频率比載波频率低得越多。

从以上調頻信号频率变化的性質可看出：在調頻波的频率变化中不但反应了調制波电压正負的变化，也反应了調制波电压振幅的变化。

調頻波是等幅波，在圖 1 c 中可看到，不管調頻波的频率發生如何的偏移，它的振幅并不改变。

（二）簡單的調頻檢波器

調頻檢波器的基本任务就是將調頻波中的音頻信号恢复回来。

調頻檢波器与調幅檢波器一样，可以利用二極管，但二極管只能对信号电压的振幅有响应，因此二極管不能直接对等幅的調頻信号檢波。用二極管檢波以前，須要先通过一个对频率有响应的电路，使等幅的調頻信号变換成振幅变化的信号。

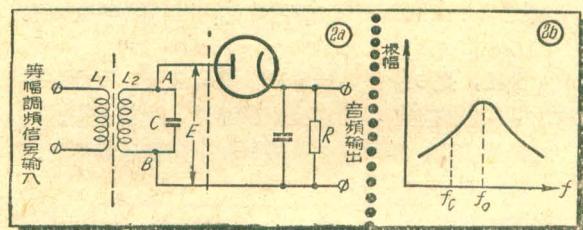


圖 2

當圖 1 b 中調制波的电压为正值时，調頻波的频率比載波频率高，調制波的正电压越大，調頻波的频率比載波频率高得越

多。

調頻信号怎样变成振幅变化的信号呢？我們来看圖 2。圖 2 a 就是这种电路之一，从線路的結構上看与調幅檢波电路很相像，区别在調諧电路上。調諧时把 $L_2 C$ 电路的諧振频率調諧在高于或低于被檢調頻信号的載波频率，于是在輸出端就可获得音頻信号电压。这是为什么呢？我們知道，調諧电路的响应与频率很有关系，在諧振频率时电压很高，而高于或低于諧振频率时，电压便降低。利用調諧电路就是利用这一特性。

設輸入調頻信号的載波频率为 f_c ，如果把 $L_2 C$ 調諧至比 f_c 高的諧振频率 f_0 ，此时 $L_2 C$ 的频率响应曲綫如圖 2 b，在調 $L_2 C$ 时讓 f_c 在曲綫中斜綫中点部分。从 $L_2 C$ 的频率响应曲綫上可看出，輸入信号的不同频率在 $L_2 C$ 电路的兩端有不同的响应，如果信号频率偏高，则 $L_2 C$ 电路响应增大，于是在 AB 兩端的信号电压 E 的振幅便增大。如果信号频率偏低， $L_2 C$ 电路响应減小，在 AB 兩端的信号电压的振幅也減小。由此可知：当一个等幅的調頻信号从 L_1 輸入时，由于 $L_2 C$ 对不同频率有不同的响应，因此 AB 兩點的信号电压不再是等幅的，而是变成了振幅大小的变化。 AB 兩端虽然有了振幅的变化，但还未与載波频率分开，再用二極管檢波后，就可以在輸出端获得音頻信号电压。

这一种檢波方法簡單，但它的品質較差，失真較大。引起失真的原因可由圖 2 b 的频率响应曲綫上看出，这根曲綫在运用部分不是很好的直綫，因此就要引起非綫性失真。

（三）兩個失調次級諧振电路組成調頻檢波电路

为了改进檢波的直綫性，可用兩個失調的次級諧振

电路，这种电路的形式如圖 3 a，等幅調頻信号在 LC 組成的調諧電路輸入后， A B 兩端就有音頻信号电压輸出。在電路中，次級電路有兩個，即調諧電路 $L_1 C_1$ 及 $L_2 C_2$ ，這兩個調諧電路兩端的电压分別加在二極管 J_1 与 J_2 上。這一電路的調整与工作過程如下：

把 LC 調諧到信号的載波頻率 f_c ， LC 的諧振曲綫要有很大的寬度，这样可使輸入的調頻信号里各个頻率都能获得相同的响应。 $L_1 C_1$ 的諧振頻率可調到比 f_c 略高的一个頻率 f_1 ，它的頻率响应曲綫如圖 3 b 中曲綫 I。 $L_2 C_2$ 的諧振頻率調到比 f_c 略低的 f_2 ， $L_2 C_2$ 的頻率响应曲綫如圖 3 b 的曲綫 II。

从圖 3 a 中可看出电流通过电阻 R_1 与 R_2 的方向。 A B 兩點的輸出电压 E 就應該是 R_1 与 R_2 兩端电压之差，因为在 R_1 与 R_2 上电压的方向是相反的。

現在來討論輸入等幅調頻信号的頻率發生偏移时，輸出电压應該怎样变化：

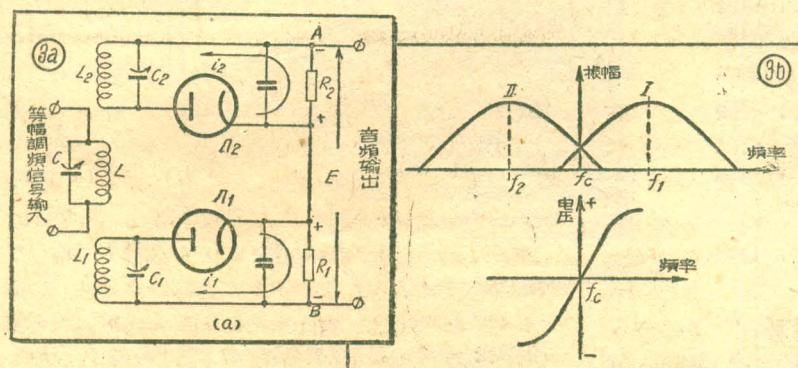


圖 3

当輸入信号的頻率离开載波頻率而偏高时，则从頻率响应曲綫上可看到，在 L_1 兩端信号电压振幅就大， R_1 兩端电压升高； L_2 兩端的信号电压振幅变小， R_2 兩端电压降低。当頻率偏高較大时， L_2 兩端信号电压为零。所以当信号頻率离开載波頻率偏高时，在电阻 R_1 兩端的电压比 R_2 兩端电压高， R_1 与 R_2 兩端电压之差为正。 E 的大小就要看頻率离开載波頻率的大小，当然頻率的偏移不能超过 f_1 或 f_2 ，因为超过后，从頻率响应曲綫上可看出， L_1 兩端响应非但不隨頻率增加而升高，反隨頻率升高而降低。

当輸入信号的頻率恰好是載波頻率时，兩個次級電路对載波頻率有相同的响应，从頻率响应曲綫上可看出，這兩個曲綫在 f_c 处交于一点，因此在 L_1 与 L_2 兩端有相同的电压，在电阻 R_1 与 R_2 兩端的电压就相等，因此輸出电压 E 为零，所以当輸入信号頻率为載波頻率 f_c 时，輸出电压就等于零。

当輸入信号的頻率离开載波頻率而偏低时，从頻率响应曲綫上可看出， L_2 兩端电压的振幅升高，因此 R_2 兩

端电压升高。 L_1 兩端电压振幅下降， R_1 兩端电压变小。这时 R_1 兩端电压低于 R_2 兩端电压，就是 A 点电位低于 B 点电位，所以 E 是负电压。信号頻率离开載波頻率越是偏低， L_2 兩端电压越高，那末輸出端的負电压就越高。

由以上討論中可看出，輸出音頻信号电压是 R_1 与 R_2 上电压之差，而 R_1 与 R_2 上电压的大小决定于 L_1 与 L_2 兩端电压的振幅，也就是决定輸入等幅調頻信号的頻率。把圖 3 b 的曲綫 I 与 II 相減就获得輸入信号的頻率与輸出音頻信号电压的曲綫如圖 3 c，因为在应用时只讓頻率在 f_1 与 f_2 之間偏移，所以只选曲綫的 f_1 与 f_2 之間的一部分，它的形狀像 S ，所以又称 S 形曲綫，在应用时只用它的直綫部分，以免引起非綫性失真。从曲綫上可看出，用兩個失調電路比用一个时，直綫性是好得多了。

(四) 調頻檢波工作中的其他問題

在調頻檢波器的信号必需是等幅波，不然会引起失真，但是調頻信号在送入檢波器以前，可能由于各类干扰，使信号的振幅发生变化。为了要获得等幅的信号輸入，所以在信号輸入以前，先通过一个限幅電路，从限幅器輸出的信号振幅是相等的。

在檢波電路中可以看到，它是用二極管来担任工作的，而二極管只有在大信号輸入时才是直綫性的工作，因此要求輸入到檢波器的信号电压有足够的振幅，必須在收音机的限幅——檢波以前有几个放大級，把信号电压放大。

調頻信号的檢波方法并不是只有这两种，还有其他的調頻檢波電路广泛的在应用。例如用超再生檢波的方法也可以接收調頻信号，目前有些業余者用超再生檢波的方法可以听到北京電視台播送时的伴音。这里所介紹的電路只是为了說明檢波的道理而已。


本期“看看，想想”答案

- 1、1T4 1脚应接地，2脚应和 C_3 断开，断开后2脚应改接 L_3 上端， C_3 一头改接地；2、3S4 1脚改和7脚相连，5脚接A-，3、 R_4 应改用固定电容器代替；4、3S4的4、7脚断开，把 C_5 取消后，4脚直接接B+；5、1T4 無陰極，抑制柵在管內和灯絲1脚相连。

※※※※※※※※
看看
想想

怎样使用电视机？

Zenyang Shiyong Dianshiji?

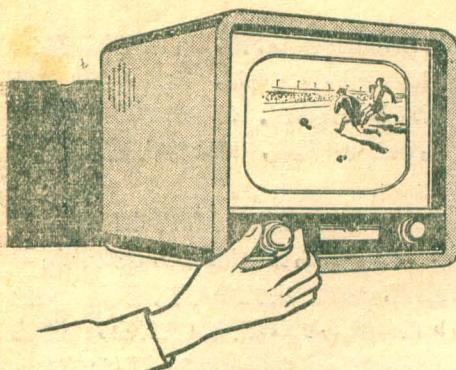

大家都知道开收音机是件很容易的事，可是开电视机就不那末太容易，起码得先认识电视机有哪些部分，有哪些可旋动的旋钮开关。在你面前放置的是一部电视接收机，在宽大的机壳的前面是和电影院银幕一样的电视管屏幕。屏幕后面就是矩形显影管，显影管下面是高频部分（节目选择或频道选择，也叫机头部分）、影象、伴音中频、音频放大部分、和电源扫描部分，这里装有大小的变压器、线圈、电位器和许多电子管。底板下是电路中的许多电阻、电容器等和复杂错综交叉的接线。好些部分做成“小房间”的样，这是静电屏蔽，大部分的电子管外面也都罩着金属隔离罩。显影管旁是扬声器。

当电视台播送时，你顺手扭开开关，也许一会就能看见屏上的影象画面——不，也许不容易。有时你要调节一串的钮子才能看得清播送的画面。这一串钮子是什么用的呢？这一点也得起码先认识认识。

拿我们国产的“北京牌”电视机作例子吧。电视机的显影管屏幕下就是一系列的调节旋钮（以下参阅图1），左右两边各有一个大旋钮，实际上这是套在同一根轴上的一个大旋钮和一个小旋钮合起来的，左边大旋钮是电源开关和伴音音量控制，同轴上的小旋钮是

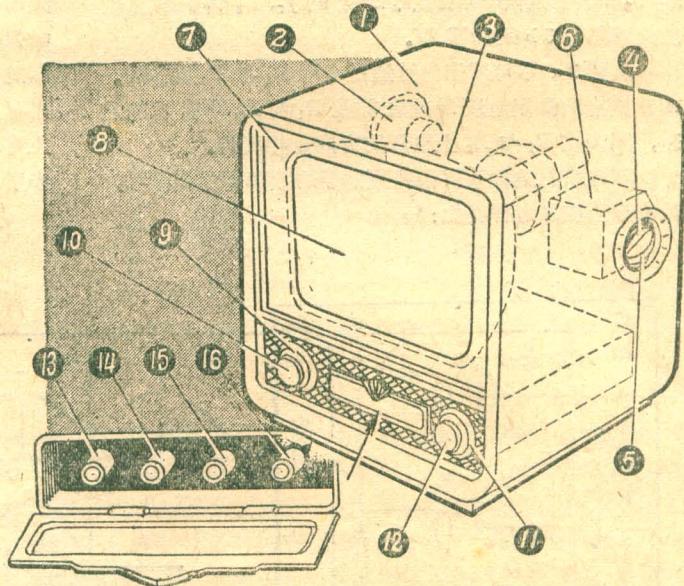


图 1

- ①机壳 ②扬声器 ③显影管 ④本机振荡调谐
- ⑤节目选择开关（频道选择开关） ⑥高频部分
- ⑦保护玻璃窗 ⑧显影管 ⑨电源开关音量调节
- ⑩音量调节 ⑪对比度调节 ⑫亮度调节 ⑬水平同步调节
- ⑭垂直线性调节 ⑮垂直幅度调节
- ⑯垂直同步调节

伴音音质控制。右边的大旋钮为图像对比度调节，调节这个旋钮可控制由天线进入电视机的信号强度的程度，以变化图像的黑白明暗，右边小旋钮为亮度调节，这是用来控制屏幕上的亮度的。电视机的有些旋钮有时它的名称不一定能完全适合于它的真实用途。例如亮度调节与对比度调节的功用有时很难分清。以上两对钮子普通称为主要调节，主要是控制图像质量和声音的质量大小的。

此外打开面板前一个小盖子，可以看到四个补助调节小旋钮，它们从左到右为水平同步、垂直线性、垂直幅度、垂直同步调节。此外，在机壳背后还有一个水平幅度调节。这都是控制图像形状和大小尺寸用的。在较旧式的电视机上还有电子束的聚焦调节钮。在机壳的一边有两个套在同一轴上的旋钮，大的是本机振荡调谐钮，小的是频道选择开关，这个开关一共有八个位置，五个为电视的频道，三个为调频广播频道。机壳背后有电源线的出头和电源线，和两个天线的塞孔，一个是供近距离

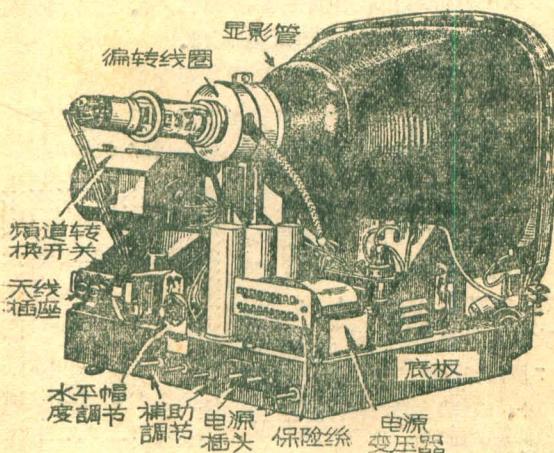


图 2 电视机的各个部分

接收时用的，上标有1:10，即输入信号只有1/10。另一个为远距离接收用的上标有1:1。开电视机时，先插上电源插头，然后向右旋开左边大旋钮，并继续把它旋到一半（使音量控制电位器处于中间位置）。将频道开关转到所要收的节目相应的频道上，例如北京电视台就是第二个频道。

电源开后，因为要使电子管烧热到一定程度，全机电路才能正常工作，一般约要等候四、五分钟，再旋动其它调节钮。

电视机试调最好在节目开始前播送测视图时进行。

先将亮度调节钮旋到屏幕上亮度较弱位置；把对比度钮旋到一半位置。然后旋动机壳旁的本机振荡调谐钮，以得到最清晰的图像。这时图像的对比度会起变化。若这时图像变得太淡，可加大对比度（向右旋）。图像调清晰后，可再用亮度调节及对比度调节钮得到希望的亮度。对比度钮向右旋太过了，会使对比度太强，这将使图像的中间色调太少，当然看起来也就不柔和了。

伴音的音量和音质调节，和收音机一样。


以上调节只解决了声音图像的基本质量，例如图像发生偏移跳动或走样等，那就要用补助旋钮了。

若是画面上下偏移跳动，那就是“垂直同步”（场同步）失调了，可调节“垂直同步”旋钮，使图像在垂直方向上稳定。

若画面上出现一块块的白色斑点，或是屏幕上根本看不见成形的图像，只看见一条条的黑线条和白斑点，那就是“水平同步”（行同步）破坏了，需要调节水平同步旋钮，才能使图像不走样和并在水平方向稳定下来。

电视的屏幕上有时会看到画面太高了越出边框，或图像在向上下拉长了或压扁了，这就是垂直方向上的幅度太大太小了或是在垂直方向上发生了线性失真，可调节“垂直幅度钮”或“垂直线性钮”使上下尺寸合适或使图

图3 测视图

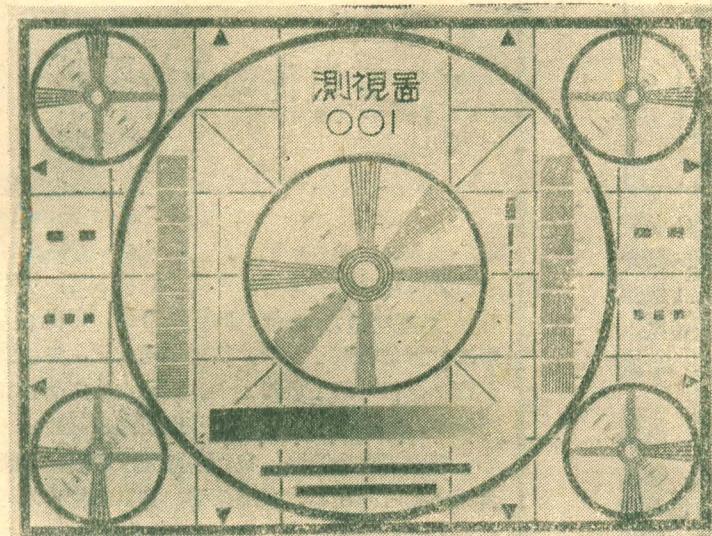


象上下匀称。若是看到图像在水平方向的尺寸太宽超出边框，或图像在向左或右拉宽或挤压了，那就是水平方向幅不合适或是水平方向发生线性失真，可调节机壳后面的“水平幅度”钮，使画面获得合适的尺寸。

有时画面图像出现各种稀奇古怪的变形，也许是水平、垂直方向都发生了同步失调或线性的失真，往往需同时调节以上几个旋钮才能得到好的图像。有时发现画面偏在屏框一边，需要把图像正好调到框中間，可调整显影管颈上的偏转线圈，不过这种调整一般是在工厂里就已做了的。

图4 楔形指示线



图5 对比度指示线

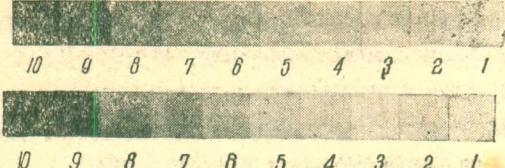

电视机在接收时，也许会发现图像上许多的毛病，除开是电视机本身性能结构的毛病或失调外，有些是外面的电气干扰所造成的，这里就不谈了。

以上所谈的许多图像的失真，有时不容易靠画面上的具体人或物的形象来判断，为了调整便利，一般电视台都在播送节目前（北京电视台是在半小时前），先放一种形状简单的特别图画帮助观众先调整电视机的图像，这叫做测视图。

测视图是一幅尺寸比例和屏幕一样的几何形状图画，下面是电视广播用的001测视图。图的中间有一个大圆圈，其中套一个较小的圈，四角上有四个小圈。画面分成横8纵6的小方格。形状的失真大体上都可用这些圆圈和方格判别。在上下四边各有两个黑色三角形，这是用来调整画面形状尺寸使它恰适屏幕边框的。


测视图中间圆和四角小圆中的纵横交叉楔形线，是指示图像清晰度（分析度）的，楔形线从上到下都能分清，图像就清晰。楔形线从下到上开始混成一片黑色就表示分析度减弱，旁边所附的数字（200, 300, 400, 500, 600），是表示分析度的线条数，中间一条线的空断处表示线条数的50（如250, 350, 450, 550）。中间圆的楔形旁附的小字是3, 4, 5, 6, 7，指示图像信号的频带宽度和周数，这也是表示分析度的一种方法。此外在中间圆中由细到粗的许多同心弧线也是指示分析度用的，好的图像应在500~600间的弧线都清晰可见。中间大圆

（下接第15页）


單管超再生超短波接收机

朱贊星

为了能使大多数无线电爱好者能收到电视台的伴音，这里介绍一个超再生接收机，接收机只用一只6K4P，全机体积很小，用电很省，收听结果很好。线路如图1。L₁用18号光铜线（可在电线上剥取）绕3/4圈，L₂用同号线绕5圈，线圈都在6K4P管壁上绕。绕成后拿出将L₂拉长至15公厘。可变电容器C可用旧中网上拆出的空气半可调电容器，最大容量约30微法。只是这种电容器不易找到，也可把市上买的再生电容器改制。云母补偿电容器也可用，不过效力较差。扼流圈可用32号线绕在烧坏的1瓦的碳膜电阻上，用砂纸把导电层磨去，共绕70圈，扼流圈的两头就焊在电阻的两出头上。C₁用云母电容器，此电容器和整个机器成绩有很大关系，要求质量很高，如能用陶瓷的更好。C₂是普通纸介的。C₃要用云母电容器，因用普通卷法制的纸介电容器有较大的自感对超高频阻抗很大。C₄是0.1微法600伏纸介电容器。R₁和整个机器质量也有很大关系，我用的是RFT 1/4瓦10兆欧。R₂是50千欧1瓦，R₃是100千欧电位器。底板上零件排列如图2。

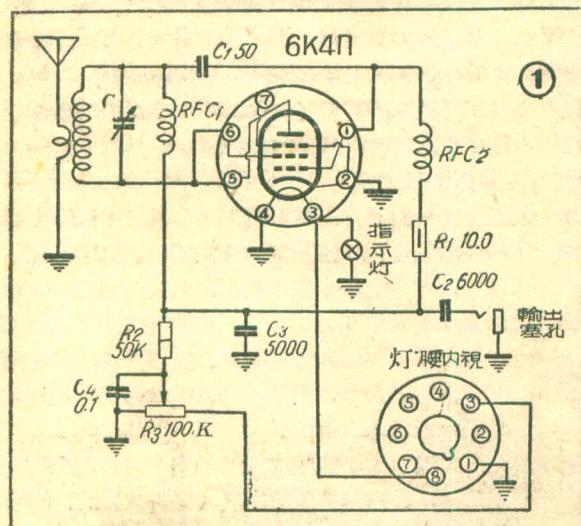

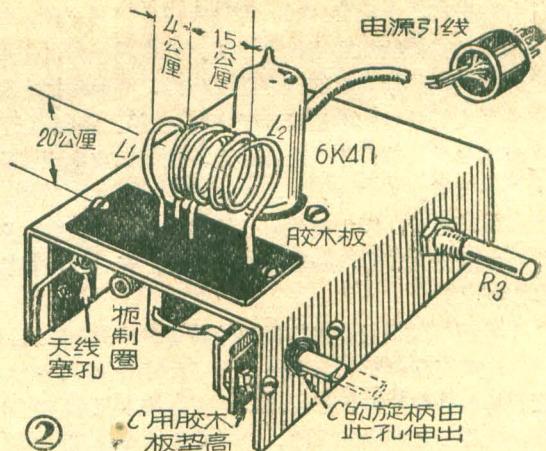装接时机中的超高频回路接线一定要直且短。底板如图3。机中的可变电容器C动片有很高的电位，要用胶木板架起。半可调电容器的轴一般都很短，要在轴的开口处镀一铁片，再用长约50公厘的胶木条锯开一条缝



夹在铁片上用化学胶粘好，这样保证了安全又避免了人体感应。如无胶木条用干燥的竹筷也可以。线圈绕好后要留出一部分线头来，在胶木板上钻几个小洞将线圈头穿过。线圈中心和胶板要有20公厘的距离，在穿口处用胶粘好，线圈就固定了。L₁靠近L₂的一头当地线，另一头当天线，这样能减少天线上的人体感应。电子管座也要质量高的。电源线和指示灯从一个洞中引出来，电源用三根线。一头焊在机内另一头接在一个坏管座的脚上，用时拔下机内某一不用的电子管，插上管座就成了，当然管座上的接线应使插入后能一根接到收音机底板，一根接200伏乙十，一根接6.3伏。装好后，检查一下回路，在加电源前要注意乙十回路是否短路，尤其是可变电容的动片是否和铁壳相碰，L₁和L₂是否短路，检查无误后方可接入电源。此机输出用话筒塞孔，接出线要用隔离线。校验时先不加天地线，把电位器R₃旋到八成，加电源后就可以听到连续的超再生



看电视的最好距离

朱邦俊

看电视时如果坐得离电视机太近，那末就会看见图像是一行一行拼成的很不舒服，用电视的术语来说，就是看到了光栅。如果坐得太远，光栅倒是看不到了，但是图像显得太小。图像中的详情细节就看不到了。那末观看电视的最佳距离是多远呢？

要回答这个问题，我们必需先来研究一下眼睛能看到光栅时的距离。实验指出，在显象管荧光屏的平

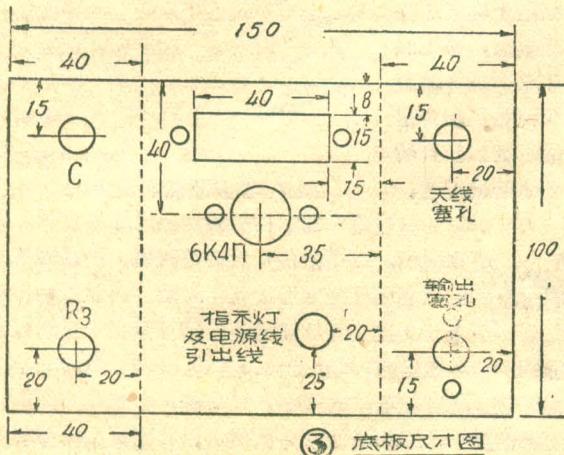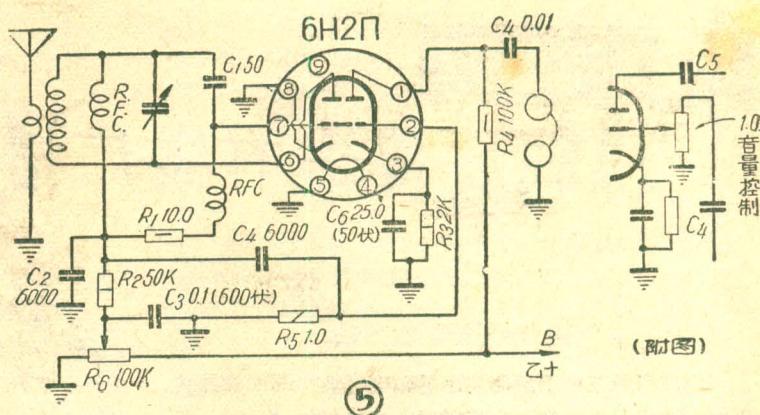噪声、沙沙声，試把 R_3 旋动看有無控制作用，如有就表示線路对了。再把天地綫接上，旋动可变电容器，当收到訊号时沙沙声就会消失。再旋动 R_3 使声音更加清楚，不过要注意旋动电位器会影响电台在可变电容器的刻度，所以要細心反复的調节，才能得到最滿意的声音。有时超再生噪声只在电容器旋出时才有，或旋出时夾有强烈的叫声，不能用電位器去掉时，那就要改变电容器 C_1 。有时同样的电容器接上后，效果就有很大区别，所以要多試几个，以便挑选最好的。可变电容器 C




均照度下，當我們在離熒光屏 3 公尺 处觀看高 45 公分的熒光屏上所顯示的圖象時，就能清楚地看到光柵。这时，从眼睛到熒光屏的距离（3 公尺）和熒光屏的高度（45 公分）的比值約等于 6.6。这个比值所相当的，眼睛开始能分辨出各別的兩根綫的視角为 1.5 分。如果觀看的距离大于 3 公尺，則視角便相應地小于 1.5 分。这时在眼睛看来光柵便融合成一片而看不到了。

經驗告訴我們，當眼睛离熒光屏的距离和熒光屏高度的比值等于 7 时，我們剛看不到光柵，而同时又能看到圖象中的詳情細節。这个数字極关重要。因为它告訴我們觀看电视的距离應該是熒光屏高度的 7 倍。不同尺寸的熒光屏最佳觀看距离也不同：10×14 (公分) 的为 70 公分，13×18 的为 90 公分，18×24 的为 130 公分，24×32 的为 170 公分，39×51 公分的为 280 公分，300×400 的为 2100 公分。

的容量較大时，要均匀的产生超再生也是比較困难的。 L_1 和 L_2 的耦合也影响超再生的产生，因此 L_1 和 L_2 之間要有合适的距离，一般是 4—5 公厘。因使用不同的可变电容器，所以頻率範圍不一定合适，这可以拆去或增加 L_2 的圈数来得到合适的頻率範圍，拉長或压短 L_2 的長度也可以改变頻率範圍，不过效果較小。本机裝成后試用效果很好，只用一根兩公尺長的拖綫。用戶外短天綫接收效果也很好，只是調节起来比較麻煩。

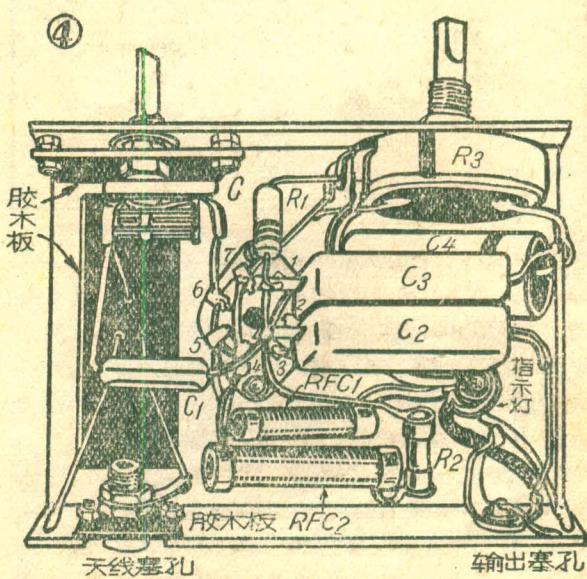本机輸出較小要插在收音机的拾音器插口內放大。所以也可說是普通收音机接收伴音的附加器。輸出端直接接耳机听，声音也还好。为了用耳机听声音大，可在超再生后加一級低放，線路如圖 5，利用复合管 6H2Pi，此机效果很好，超高頻部分注意之点和上机相同，用耳机听是很合适的。如嫌音量太大可把 R_5 改成 1 兆欧或 500 千欧电位器來調节音量。音頻輸出和 V_1 的柵極不要靠得太近，以免振盪。此机屏流很小，只不过 7—8 毫安，用任何收音机的整流器，供电都是不成問題的。



用載波傳送有線广播的試驗 (二)

羅鵬搏

(四) 濾波器製造方法

上面所說三種濾波器的電感和電容數值都要求非常準確。電容是用紙質電容器並聯起來湊成的，譬如0.176微法電容器，可用0.1, 0.02, 0.05和0.006微法的四只電容器並聯起來。可是一般紙質電容器都有±20%的誤差，用在濾波器里太不準確，必須一組組地測量，过大過小要適當增減。

所有濾波器里的電感線圈都是用0.15公厘直徑的絲漆包線繞成蜂房式的。自感量小的繞成單段，容量較大則分段繞制，每段線圈間的距離為5公厘，線圈的寬度為3公厘，如圖5。各種線圈的圈數、段數、直徑等列表如下，表中並註明線圈直流歐姆數，以便計算需用銅線的長度和重量，也可用來檢查線圈內部是否有短路碰線等現象。

線圈繞法表：

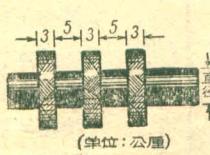


圖5 線圈的繞法

以上各線圈

的圈數僅是參考數字，因所用銅線絕緣厚薄有差別，繞線松緊程度也各不相同，線圈平均直徑變化很大，必須照下節所述方法實際測量，適當增減圈數以達到所要求的自感量。

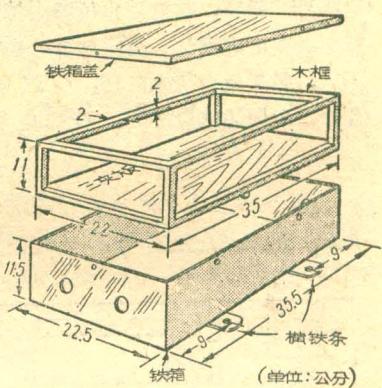


圖7 濾波器隔離盒的構造

濾波器全部零件需裝在金屬隔離盒里，外殼接地，以免檢拾外界雜散磁場。但線圈不宜距離金屬外殼太近或互相靠攏，以免影響自感量。上述120歐低通濾波器可裝在一只鋁質大號飯盒里(尺寸是 $18.5 \times 10.5 \times 5$ 公分)如圖6，裝好後，把蓋蓋緊，既經濟，又美觀。在飯盒的底部鋪兩條橫鐵條，以便於裝釘在板架上。其它類型的濾波器因零件較多，飯盒裝不下，可用白鐵皮做成寬22.5公分長35.5公分，高11.5公分的隔離盒，另做一本框放在盒內，如圖7。各零件先裝在木框底部的三夾板上，待鉗接好以後，再放入鐵盒內，並接上接線柱。

濾波器的兩端不能互掉，不然會影響效果，增大載波的衰耗。因此接線柱最好能用顏色來分別，可把接電話線路的一端(在線路圖中標明“線路”)用紅色，而接電話機或載波機的一端用黑色接線柱。濾波器的鐵殼須接地線。

(五) 測量自感量、電容量 和發送機載頻的方法

測量自感量和電容量的簡單方法是並聯諧振法。可用圖8的裝置，用一已知的標準電容量 C_s 和欲測的未知自感量 L_x 並聯，仔細調節音頻振盪器的頻率，使電子管電壓表里的指數最低，表明振盪器的頻率與 $L_x C_s$ 的並聯電路諧振了，這時就可根據一般的諧振公式計算出未知的自感量來。我們做這試驗時所用的音頻振盪器是上海新建電工工業社的515型音頻振盪器，是用文氏橋振盪電路，波形和準確度都還好。電子管電壓表是上海電訊電器工業公司的JTB 9型，最大可量300伏，最

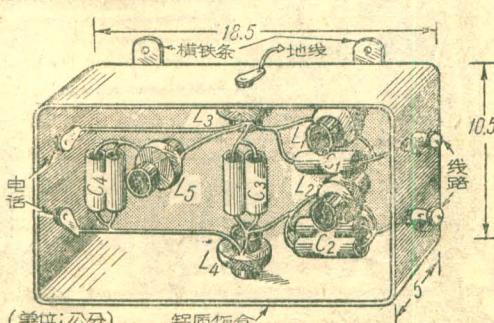


圖6 120歐低通濾波器實體圖

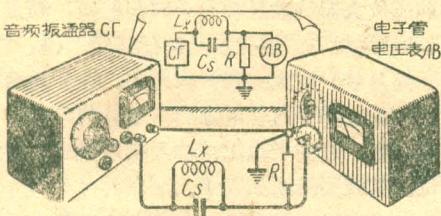


圖 8 測量自感量和電容量的方法

低檔的滿刻度電壓是 10 毫伏，用起來非常方便。串聯電阻 R 是一只 600 欧的固定電阻，但也可採用其他數值。這電阻的作用是與 $L_x C_s$ 幷聯電路相串聯，而用電子管電壓表測量 R 上的音頻電壓降，當 $L_x C_s$ 成並聯諧振時，阻抗最大，流過 R 的電流最小，因此電壓表的指數也最小。 C_s 可選擇容量比較大些的，這樣一來可使蜂房線圈本身潛在電容量所引起的誤差減小（因為潛在電容量和 C_s 對比起來小得更很多了）。我們是選擇一只比較準確的 0.02 微法紙質電容器作標準，為了大批計算時方便些，先用基本諧振公式 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 推導出

一個比較簡單的公式如下：

$$f = \frac{35.6}{\sqrt{L}}$$

f 的單位是千週， L 單位是毫亨。譬如我們需要繞一只 4 毫亨的蜂房線圈，則按上面公式算出 $f = \frac{35.6}{\sqrt{4}} = 17.8$ 千週，照圖 8 接法與 0.02 的標準電容量 C_s ，並聯諧振的頻率就應當是 17.8 千週。如果測出的諧振頻率過高，就表示自感量不夠，需要增加圈數。如果測得頻率過低，又是圈數太多，應拆去幾圈，直到諧振頻率恰巧是 17.8 千週，就是所需要的 4 毫亨自感量了。

測量電容量的方法也是和圖 8 一樣，但把 L_x 換成一只標準的自感量 L_s ，而電容量是未知的 C_x 。標準自感量可先用上面的方法利用 0.02 微法的標準電容量測出一只整數易算的作為標準，以後用起來就非常方便。

現在要談到測量發送機載頻的方法了。由於我們所採用的發送頻率非常低（20 千週/秒），一般的波長表都沒有這樣低的頻率範圍，必須自制一只波長表。做法非常簡單，隨便繞一只大約一、二毫亨的蜂房線圈，和一只紙質固定電容器並聯起來，放在圖 8 里 L_x 、 C_s 的位置，來測量它們的諧振頻率。改變紙質電容器的電容量（隨便並聯幾只）使諧振頻率剛好湊成 20 千週，再把這只線圈和電容器組合固定鉗牢在一起，就成為一只 20 千週的波長表了。測量發送機頻率時的接法如圖 9，和圖 8 差不多，只是用發送機的輸出（5、7 兩端）代替音頻

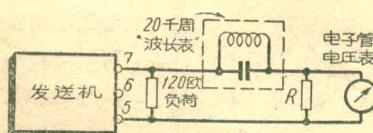


圖 9 調整發送機載頻的方法

振盪器，先調節發送機里的 C_1 使電壓表指數最小，發送頻率就恰好是 20 千週。在調整發送機時必須有負荷電阻（圖 9 中的 120 欧負荷電阻），免得放大級的高頻電壓過高。以上圖 8 和圖 9 里的電子管電壓表也可以用普通萬能表放在交流電壓檔內代用。

(六) 試驗結果

我們用上面所說的載波機會進行過兩種實地試驗。一種是用 1500 欧高阻濾波器在農村 2.5 公里雙鉄綫上試驗的，綫路長 32 公里，發送機輸出電壓為 15 伏，在接收端的載波強度極強，約有 160 毫伏，接收機的輸入電位器 R_1 只要開到全阻力的 $\frac{1}{4}$ 位置時電眼就完全合攏了，估計距離再增加兩倍也沒有什麼問題。另一種試驗是利用市內電話電纜試的，用阻抗 120 欧的濾波器，送了 22 公里以後聲音仍然很響，也非常清楚。以上兩次試驗中廣播機里都聽不到電話的聲音，電話機里也聽不到廣播聲。可是在試 120 欧電纜電路時，會聽到自動電話的撥號聲，大概是因為接觸點火花所生的干擾頻帶過寬的緣故。不過聲音並不很大，也不是經常有的，對廣播還沒有大妨礙。

（上接第 11 頁）

和小圓間左右邊都有一行從細到粗的 7 組短綫，左邊是水平的，指示垂直分析度；右邊是垂直的，指示水平分析度，旁邊都標有從 300 到 600 的綫數。中間小圓兩旁還有從寬到窄的兩組縱短綫，並標有 50~300 和 350~600 綫數，為高頻補償指示，也是指示分析度用的。

大圓圈下部有一條從深黑漸次褪色的帶子是指示圖象黑白對比度和亮度的，標有從 1 到 10 數字，以能清楚分辨最黑與最淺的色帶為合度。

除以上各種指示綫外，大圓下還有一長一短的低頻率通過特性的指示綫和大圓左右兩短划三短划的頻率響應指示綫。失調時綫後要拖白色或黑色的尾巴。

在小圓外有四條斜綫，是指示圖象隔行掃描正常情況，失調時這些斜綫會發生彎曲變形。

調節電視機時需要用測視圖看圖象情況靈活運用各個調節鈕才能獲得良好的圖象。

電視機需要用適宜的特殊天綫，這和一般收音機不同。天綫裝的位置也要適宜，否則也會產生許多圖象質量上的缺陷的。電視機在一般情況下只能在當地電視中心台的工作有效半徑內接收節目，例如 25 公里到 50 公里。

電視機是複雜的多電子管的機器，在使用時應完全按廠家說明規定條件使用，調節時動作不能粗率，否則會發生許多嚴重障礙損壞機器。使用電源電壓要求穩定，不能有 5%~10% 以上的跳動，電壓太低會使亮度減少，畫面尺寸縮小。有時要使用昇降變壓器調整電源電壓。機殼後裝的保險絲燒壞時，要找出障礙檢修後按規定數值換上。電視機內有很高電壓，在電源接上使用時，機后的門蓋不能打開，以免觸電。

怎样录制农村节目？

湖北建始广播站 鸽 声

有线广播站若有一部录音机，这对广播节目确实增“色”不少。

但是一般的录音机必须要就地有电源才能使用，大大地限制了录制农村节目的范围。因为我们的绝大部分听众是农民，广播节目当然就要能充分地反映他们的劳动与生活。事实上在农村也确有不少动人、优美的题材，如优美动听纯朴的民歌小调。要比较方便的取得这些东西，就必须在农村进行采访与组织。但是农村没有电源，不能就地录制，矛盾就在这里。

为了解决这个问题，最近我们装置了一部轻便的直流前置放大器，由记者带到农村利用电话线传送节目，在广播站进行录制。试用了几次，效果尚满意。在距80—100公里处使用，音量音质都还好。

为了提前完成全国农业发展纲要第三十二条规定的任务，迎接广播网大跃进，在农村无电地区新建和扩建有线广播收音站，以满足广大农村听众的需要，我们最近试验成功了能带二十只舌簧式喇叭的“直流母子收音机”。这种收音机比原来带一只喇叭收听，能扩大收听人数和面积达十五倍以上。

这种收音机可在一个乡或一个农社的周围五、六

这部前置放大器的设计和整个线路结构，都是参考“简便的自动转播机”和“简化自动转播线路”（载《无线电》五七年七、九月号）两文的资料装置的。在个别地方作了些修改。例如去掉了灯丝电源的自动控制；加装了监听耳机和毫安表；改变了输出、输入变压器的比值和乙电供给部位。其线路结构如图1。

T_1 为输出变压器，可利用一5伏安的用户变压器，初级接0和100的一组，次级接0和40的一组。这样输出阻抗约为1250欧，基本上能配合外线的波阻抗（电话线以2.0公厘和2.6公厘的最多，我们只利用了双线上的一根，其波阻抗分别为1370欧和1210欧）。

监听部分应该根据所使用耳机的阻抗，把接头调在

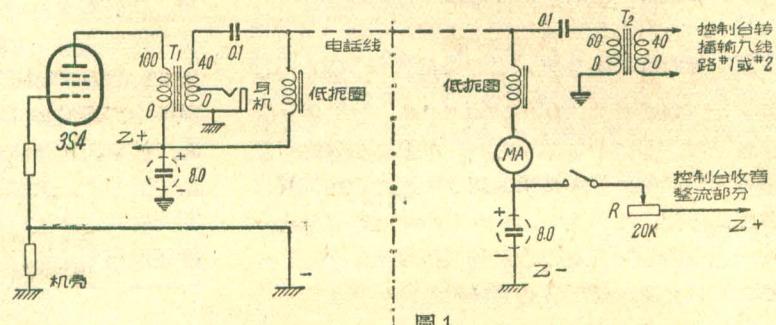


图1

“母子收音机”

黑龙江省广播管理局广播网管理处


徐自成

里或再远一点的距离使用，除可进行二十个收听点的广播外，还可做开会演讲、发通知、放唱片和直接指挥生产等用。不论收音和讲话，都能听得明听得清。

这种收音机是利用过去国务院发给各省农、林、渔、业合作社的国产“355”型和“长江”牌五灯直流超外差式收音机改装的，用电池或半导体热偶发电机供电。改装方法很简单，除添置一只双波段开关外，机内大部分没有变动。下面是改装的办法。

一、输出部分：

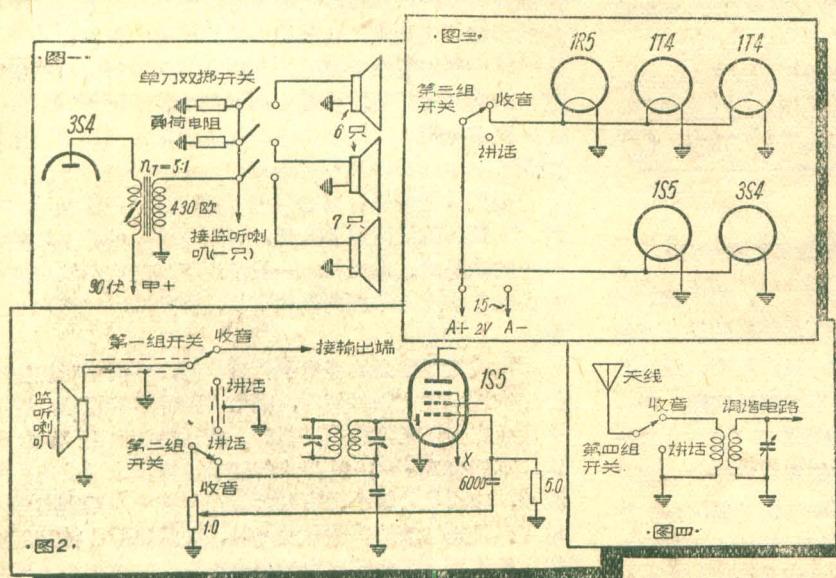母子收音机带二十只喇叭，输出部分应按二十只喇叭的负载情形改装。二十只喇叭的并联阻抗是：



适当的地方。这几組抽头的阻抗值分別为：

$$0-40 = 1250 \text{ 欧}, 0-60 = 2500 \text{ 欧}, 40-60 = 320 \text{ 欧}.$$

T_2 是輸入变压器，一組接 0-60，一組接到 0-40 上，以配合控制台 600 欧的輸入阻抗。

兩個低扼圈是为了防止音頻电流短路而裝置的。这两个零件也不必繞制，利用五灯收音机的濾波扼流圈或輸出变压器的初級部分也是免强可以的（次級不必拆掉，只要不短路就行）。

在乙电的輸出電路上串联一毫安表的原因，主要是借以远控前置放大器的乙电輸入电压。使用时只需調整可变电阻 R ，使毫安表指到 10 毫安左右时①，放大器的輸入电压就会接近 90 伏。这是因为这个裝置的整

个乙电供電路，就等于三个电阻串联在乙电源上一样（見圖 2）。我們知道，在串联的電路中，儘管各个电阻的阻值不同，但每个电阻所通过的电流是相等的。若其中一电阻固定时，只要控制电流的大小至定值，那么不管其他兩电阻的大小若何，在此电阻两端的电压永远是不变的（因兩端的电压等于电阻乘电流）。

裝这个毫安表，还可以对線路起个監視作用：如当

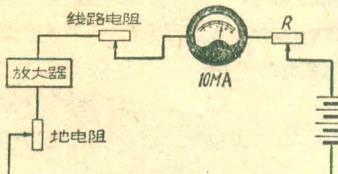


圖 2

$$R_0 = \frac{8600}{20} = 430 \text{ 欧} \quad (\text{每只按 } 8600 \text{ 欧計算})$$

輸出变压器的圈数比为：

$$n_T = \sqrt{\frac{8000}{430}} = 4.3, \text{ 即 } 4.3:1$$

因为線路較近，可以不考慮線路的匹配。由試驗結果，变压器圈数比可用大一些，以減輕二次反射到一次阻抗的过重，圈数比可用 5:1。原来輸出变压器是适合 3S4 管动圈喇叭用的，可把原来的輸出变压器拆下来（原来喇叭不用），將輸出变压器的次級圈拆掉，改用 38 号（0.15 公厘徑）漆包綫重繞 600 圈（約 430 欧）。喇叭接法如圖 1。經過試驗，可分三路輸出，線路用 1.6 公厘和 2.0 公厘鉄綫架設，最長的达 3 公里，最远的喇叭也都能保証收听。

二、輸入部分：

輸入部分用监听喇叭代替了話筒，实际上是經濟适用的。这只喇叭外面要裝喇叭箱，引入綫要用金屬隔離綫，以減少輸出电流回授到輸入級，接法如圖 2。

三、灯絲电源开关：

这部分的开关是用来关断 1R5, 1T4×2 的灯絲电源用的（如圖 3），因为使用喇叭講話时，高頻与中頻部分都停止了工作，除能减少甲、乙电源的消耗外，尚可避免在講話时产生高頻干扰。

四、天綫开关：

天綫开关是用来短路天綫用的，防止雨季打雷时燒坏收音机天綫綫圈，講話时可將天綫短路（如圖 4）。

線路短路入地时电流就会很大，断路时就没有电流。

放大器的乙电我們是由控制台的收音机整流电源供給的（線路需要略改一下），当然只要是 250 伏左右的乙电由那里供給都可以。


輸送綫是利用双綫電話綫中的一根（原電話綫为單綫的不能利用，因为中間并联了電話机或通过总机时并联了回鈴綫圈，会造成乙电短路）。使用时不必把電話机断开，并且还可以保持通話（但有些相互串音）。

此外，还有一点應該注意，若从毫安表中看出电压输出情况是正常的，而音頻电流很微弱，那多半是兩处所接電話綫不是共一根造成。因为这时音頻电流通过電話鈴流綫圈，造成了很大的电压降，而直流电流則無大影响。这时只要調換一根綫就可以了。若要在組織节目处掌握輸出情況，可以用圖一所示的耳机插孔中插入一耳机即可。

① 此值是前置放大器的額定乙电电流，故随所用前置放大器的电路而定。

魚羣探測器

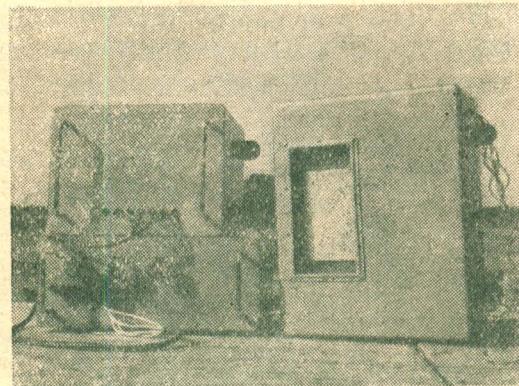一种專門配合捕捉魚蝦用的仪器——魚羣探測器最近在天津市公私合營电子仪器厂試制成功。这种仪器經過澆水和深海的試驗，証明性能好，灵敏度高。該厂根据国外資料，和我国内海情况，把魚羣探測器做成 30、60、100 公尺三个波段，并裝有一个海底魚判別器裝置，这种判別裝置能够判別海底魚的类别。



魚羣探測器

陶磁电容器

洪钟


原矿

水

球磨机

②

球石

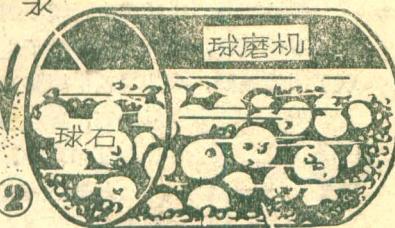

定片银层

动片银层

圆片型微调电容器的构造

由于今天无线电电子学的发展，要求尽量减小无线电仪器机件的体积，与此同时无线电机件的稳定性也要求加以提高，因此就必须有相适应的足够小的，同时对外界影响稳定性很高的原件。这里所要介绍的陶瓷电容器正是这种稳定性极高的无线电原件。



陶瓷电容器是以陶瓷为介质的电容器。这种陶瓷的主要成分是二氧化钛、钛酸镁、矽酸镁等。一般是在陶瓷件的两个相对面上复盖银层作为电极，按形状结构和大小而有许多种类。它的电容量也与其他种介质的电容器一样，由极片重合面积、介质厚度以及陶瓷的本身介电常数决定。在实际生产陶瓷电容器的过程中，控制其电容量大小的是介质厚度与银层面积大小。

拿一种圆片形陶瓷电容器作例子吧，制造的过程大概是先将配制好的原料压成一定厚度的圆片，再在圆片两端面上涂以面积事先已按电容量要求计算好的银层，再在银层两端面上焊接引出线，并在瓷体表面涂上保护色漆，整个陶瓷电容器就算制成了。

陶瓷电容器从结构上看，主要部份是作介质的陶瓷体，因此在制造时，好多工作都好像是制陶器的窑业工厂里所进行的。（附图中是以圆片型微调电容器为例的）

在无线电元件制造厂的陶瓷电容器制造车间里，我

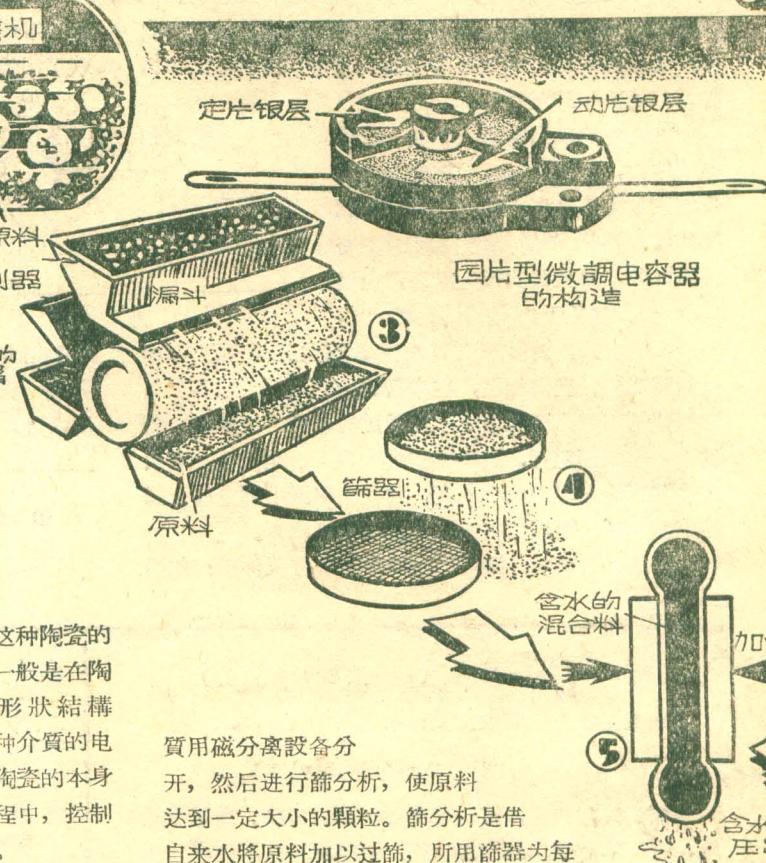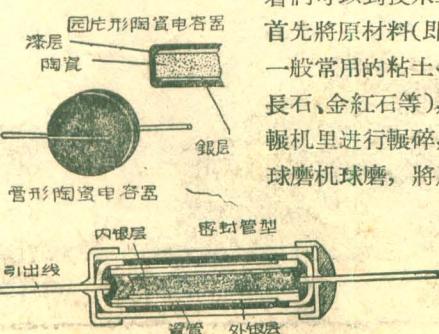看们可以到技术工人首先将原材料（即原矿，一般常用的粘土、石英、长石、金红石等），在轮碾机里进行碾碎，再用球磨机球磨，将所含铁



質用磁分离设备分

开，然后进行筛分析，使原料达到一定大小的颗粒。筛分析是借自来水将原料加以过筛，所用筛器为每平方公分 10000 孔。筛分后按各种性能要求，用不同的配方混合，并再次经过上述一套处理得到所需细度的混合料，然后将其压滤。

压滤这一工序是利用压滤机将湿料内的水份排除使其成为一个稍经干燥即可储存的泥饼。将已经准备好的泥料制成所需要的形状，这就是成型过程。根据需要的形状与精度有挤管、压制（干压与湿压）、注浆成型、拉坯、旋坯、热压铸等成型方法。如要做圆片形电容器就必须压制，生产管形瓷介电容器，那么就要用挤管。注浆成型、拉坯、旋坯则主要是用于制造大型的瓷体，而体积小形状复杂的瓷体一般都采用热压铸。已成型的瓷件还要经过高温烧成过程，烧成温度一般在 1300°C—1500°C，这样瓷坯料内各种成份在高温下经过化学作用便熔结成一个很坚实的瓷体，此时它也具备了各种化学、物理与电性能。烧成可在电气隧道窑、煤气隧道窑或箱式窑内进行。烧成的温度要严格控制才能保证需要的质量。瓷件烧成后，就进入装配过程，这也就是使瓷件产生电容量的过程。先将瓷件两端表面被复一层金属银作为电极。银的电阻率很小，损耗不大。此外银层与介质附着牢


固，使电極間的距离恒定不变，因而能使电容量稳定。

瓷件上塗銀可有兩種办法，一种是用毛筆（或毛刷）塗；另一种则是用噴鎗借压缩空气噴銀。大量生产时常采用噴銀。

当銀層被复在瓷件表面上以后，即可进行燒銀，燒銀溫度为 $800^{\circ}\text{C} - 850^{\circ}\text{C}$ ，目的是使銀層分子滲入瓷件表面，形成牢固結合。燒銀大都在电气隧道窑内进行，燒銀溫度也是严格控制的，絕不允許达到 900°C ，否则銀將凝結成球狀顆粒。緊接着就是焊接引出線，一般用电烙鐵焊在銀層表面上，焊接时用松香焊藥和鋅錫等。微調电容器还要进行零件装配。

焊引出線后就給电容器塗上保护色漆，目的是标明电容器的电容量的溫度系数，并提高电容器的防潮、防污、耐压能力。塗漆后电容器的制造就告段落，下面的工作是檢驗，包括电压、絕緣电阻、电容量、損耗角正切值等参数的檢驗。如果經檢驗后，这些参数完全合格，那么整个陶瓷电容器就算制造成功了。

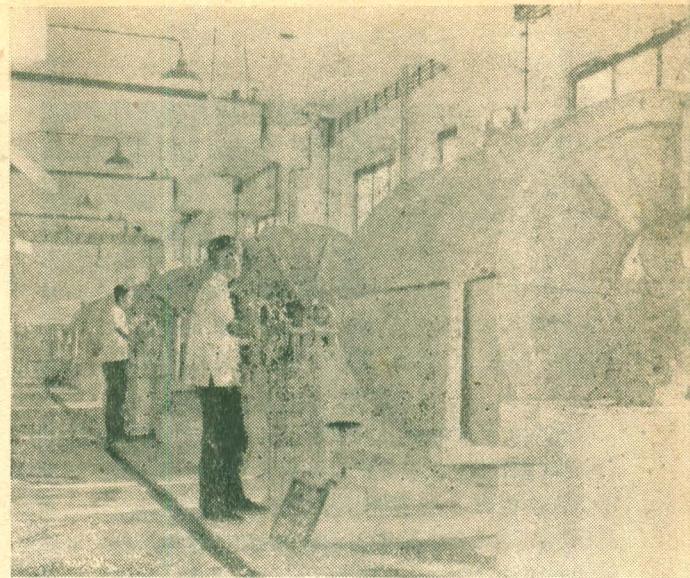
陶瓷电容器是一种性能極其优良的电容器。它的物理化學性能稳定，与外界因素不起任何作用。它能耐受氢氟酸以外的任何强酸强碱的浸蝕。介質常数范围很广，可以到几千，因而可以在同样体积作出很多电容量不同的电容器，或是在相同容量的情况下做出各种不同的体积。它的电容量的稳定度高是任何介質电容器所不能相比的。用瓷介質制成的电容器，經過三次 $-60^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$ 溫度循环的处理后，电容器的改变仅达 0.05% —



压濾車間

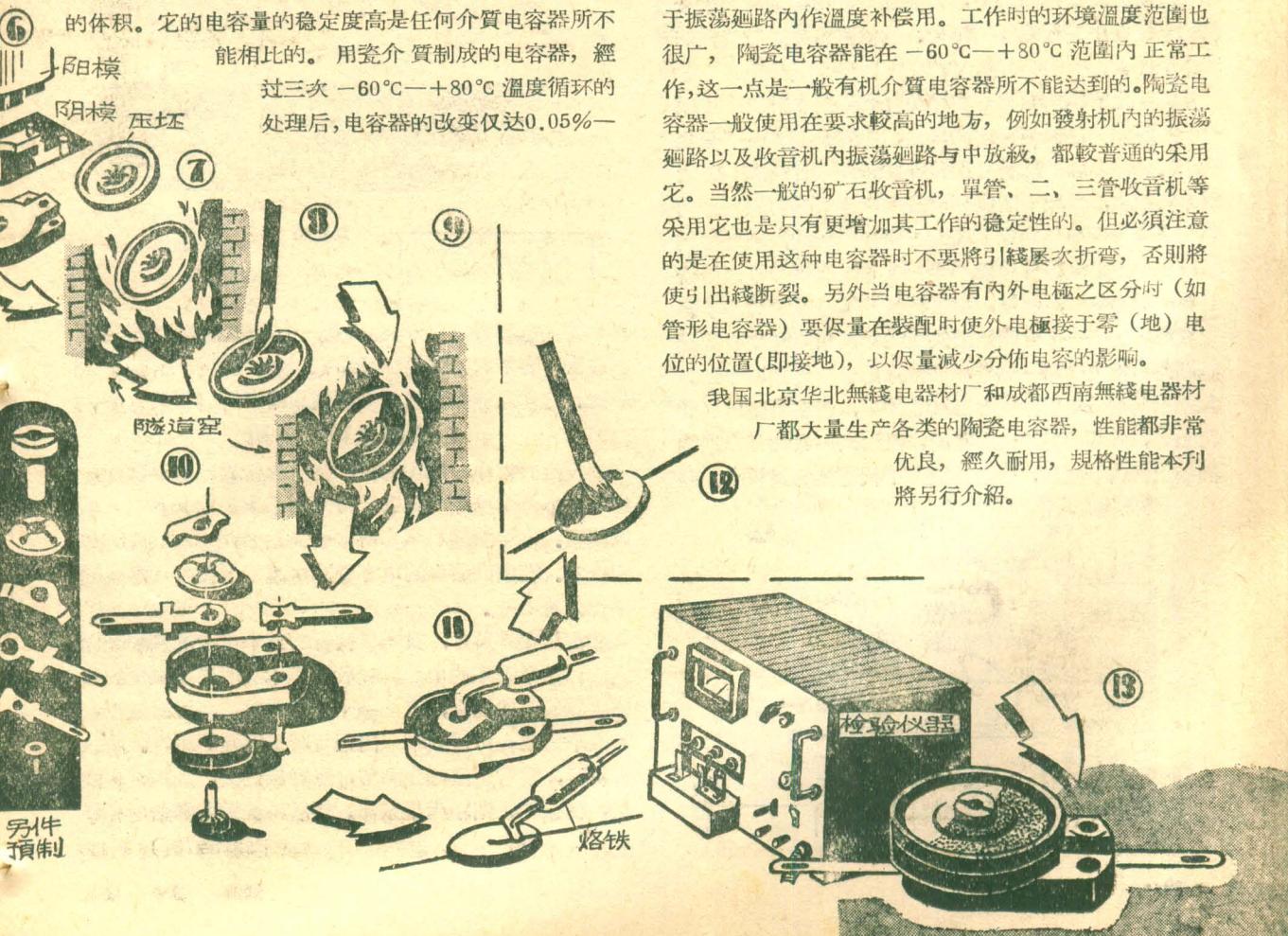0.15% 。另外它对于外界的气压、工作頻率、加速度、湿度、工作电压等也有極高的穩定性能。瓷質本身的电阻率很高，只要外面油漆塗得正常，其絕緣电阻都在 10^{12} 欧左右。陶瓷电容器的損耗角正切一般很小，在迴路内工作时消耗的能量也是極少的，这就特別适用于短波与超短波的迴路用。陶瓷电容器能耐受比較高的工作电压。它的介电常数的溫度系数范围很广，一般在 $(-1000 - +200) \times 10^{-6} 1/\text{C}$ 。由于这一性質，常用于振蕩迴路内作溫度补偿用。工作时的环境溫度范围也很广，陶瓷电容器能在 $-60^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$ 范圍內正常工作，这一点是一般有机介質电容器所不能达到的。陶瓷电容器一般使用在要求較高的地方，例如發射机內的振蕩迴路以及收音机內振蕩迴路与中放級，都較普通的采用它。当然一般的矿石收音机，單管、二、三管收音机等采用它也是只有更增加其工作的稳定性的。但必須注意的是在使用这种电容器时不要将引線屡次折弯，否则將使引出線断裂。另外当电容器有內外电極之区分时（如管形电容器）要尽量在装配时使外电極接于零（地）电位的位置（即接地），以尽量減少分佈电容的影响。

我国北京华北無綫电器材厂和成都西南無綫电器材厂都大量生产各类的陶瓷电容器，性能都非常优良，經久耐用，規格性能本刊將另行介紹。



無線談

再生


一般業余者裝的單管、二、三管收音机，大都是用的所謂“再生”式綫路。究竟“再生”是怎么回事呢？

取廢補缺

在用電子管檢波的簡單收音机中，常用的是所謂“柵極檢波綫路”。用这种綫路構成的檢波器和別的檢波器一样，也有一个調諧回路，我們知道任何調諧回路在諧振时，事实上总还有些对电流的阻碍存在，外来电波給予的能量就要在这种阻碍上消耗相当的一部分。結果在電子管柵極上起的作用就要打一个折扣，当然屏極工作电流的变化也就不够强，表現的結果就是听筒或揚聲器發出的声音也不够强。


電子管檢波后的电流，虽然基本上还是合着外来高頻电流的拍子，但却已不象調諧回路中的高頻电流，它包括了三种成分：直流成分、高頻成分和音頻成分。直流成分和高頻成分对听筒等的膜片，都毫不起作用，起作用的只有音頻的成分。在檢波器屏極電路中出現的高頻交流成分是丢掉的廢料，若能加以利用，則可用来补偿調諧回路中高頻能量的損失。这就是再生式收音机的工作原理。

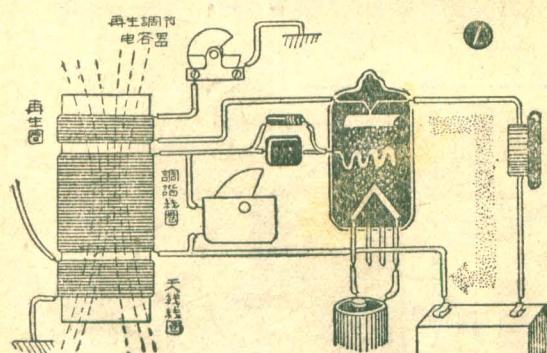实际上的做法常常是在檢波管的屏路上并联或串联一个与調諧回路綫圈靠近的綫圈，这个綫圈就叫“再生綫圈”。檢波后的屏流經過再生綫圈时，若綫圈的位置和方向适当，屏流中的高頻成分所产生的磁力綫的方向和天綫綫圈所产生的磁力綫的方向是一致的，因此在調諧綫圈上由于电磁感应而产生一个与原有信号电压恰恰合拍的附加电压，这样，原来較弱的信号就加强多了。这就是屏流把一部分能量回头交回給調諧回路来补足調諧回路中損失的那一部分，这种作用也称为回授作用。加强后的信号电压作用在柵極的結果，当然是使屏流变化加大，加强的屏流又因回授作用而又一次加强作用在柵極上的信号电压，也就是提高了收音机的灵敏度。



吃得太多要生胃病

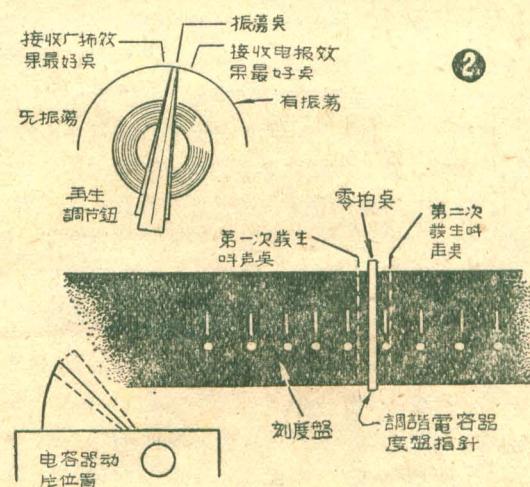再生回授作用一次一次循环下去，似乎可以把信号电压無穷地放大。其实不然，这种加强的作用还是有一定限度的。这是因为調諧回路中吃进的电压增高时，回路本身有效电阻上損耗的能量也就随着加大，回授的能量大于这种損耗时还能起弥补作用，但当这种損耗漸漸增大到和补偿的能量相等时，信号电压就不能再增高了，这个恰恰相抵的一点是灵敏度最大的一点。不过这一点是很不稳定的，这时屏路再多回授一点能量，調諧电路中就要产幅度不变的振盪电流了，收音机就要产生振盪，高頻电流也要变成电磁波从自己的天綫上發射出去，不但自己收不到信号，發射出去的电磁波还要干扰别的收音机。这好像人每天要按时按量吃饭就能补足身体在劳动中消耗的体力，过飽了体力不会再增加，反而会使消化器官受伤。所以再生綫圈常常还加有调节的裝置，以調整屏路回授給調諧回路的能量，使它达到一个大小合度的数值。最常用的方法是在再生綫圈上串联一个



再生調整电容器，这个电容器是一个高頻电流的“閘門”，旋进去时容量大，通过再生圈的高頻电流也就大，反之就少些。这样就能控制回授到調諧回路去的能量的大小。

坏东西也可以利用

再生力太强会使收音机产生自生振盪，妨碍收音，这一点虽然是缺点，但也常常利用它来帮助我們更准确地調諧。自生振盪的频率常常由調諧回路本身的固有频率决定。調諧回路里的电容量或电感量变化时，这个频率也随着改变。

在接收广播时，我們要收听的某个电台的频率是固定的。这个频率的电磁波和收音机本身的自生振盪的频率在收音机内混合，产生一个频率之差，經過檢波后，若这个差数在声音频率以内则可听见連續的叫声。調收音机时，常常先把再生调节电容器旋进去，加强再生作用，使收音机刚刚产生振盪。然后再旋动主調諧电容器

(下轉第27頁)

近几年来我全国各地尤其是在那些还没有电气化的地方，已经装置了成千的矿石收音机，由于许多业余爱好者们的努力，在报刊上已有很多有关矿石收音机的材料发表出来。我们为了适应广大农村的需要，特试制了两种简单实用的矿石收音机：

(一) 利用高效率喇叭的矿石收音机；(二) 带有音频放大器的矿石收音机。它们的特点是价格便宜，音量大，材料简单，制造容易。

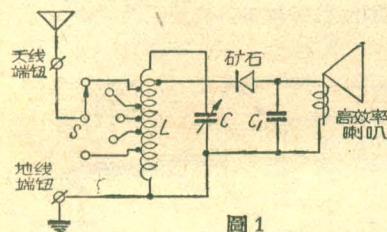


图 1

使用高效率喇叭的矿石收音机（包括喇叭在内）价格不超过十元，即比带耳机的矿石收音机还要便宜。在二十五平方公尺的

房间内可以供五六人收听广播，声音清楚。带放大器的矿石收音机仅十五元就能买一台。可供十几人在五十平方公尺的房间内收听，其音量相当于三灯交流收音机。这两种收音机所使用的材料很普通，到处都可买到，线路简单，自制也很容易。现将这两种收音机分别介绍如下。

(一) 利用高效率喇叭的矿石收音机：

本机的线路如图 1，是根据黑龙江省广播情况（电台之间的波长都有相当的距离）设计的，可以收听二三个波长比较靠得不太近的电台。这种收音机除使用特制的高效率喇叭外与一般矿石收音机没有什么区别。喇叭不一定用很昂贵的二十五瓦反射式的，也可以用普通0.5瓦8吋舌簧式扬声器通过改制使其效率提高，如能改制并调整得适当，保证能够达到使你满意的音量。改制的方法是将买来的舌簧喇叭除纸盆外全部拆掉，把线圈框架放宽一倍，将原有之0.08公厘直径之漆包线拆去，再用0.2公厘漆包线绕满，并重新用0.5公厘矽钢片做舌簧片，将其长度增加一倍，宽度不变，再将支持舌簧片的磷铜弹簧板减薄，同时尽量地缩短磁极间的气隙长度，并使舌簧片保证位于磁极的正中间，这样即能使音量比未改制前提高2—3倍。如为带动圈的电动喇叭，则可将原有音圈拆去用0.04公厘直径漆包线绕之，使其直流电阻达1000欧姆左右即可，再将纸盆的曲折边缘

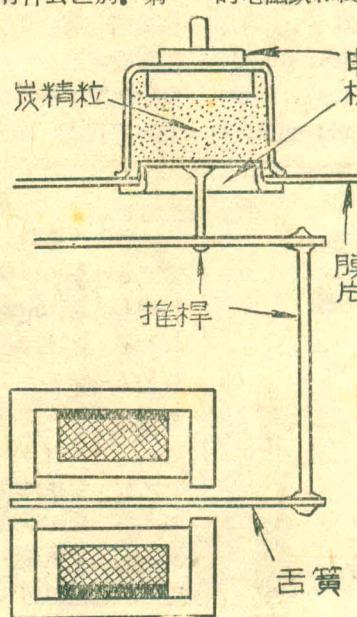


图 3

两种供农村使用的矿石收音机

用小刀修薄，然后非常精确地装配，其效率较舌簧式喇叭更佳，但价值比较高些。如用反射式高音喇叭改制，音量更要大得多。我们所特制的专为矿石机使用的

高效率喇叭，就是根据以上的几项原则制造的。

(二) 带有音频放大器的矿石收音机：

如何能使矿石收音机的声音放大呢？根据我们试验的结果，提高扬声器的效率或加装放大器是最有效的办法，其他在调谐线路或检波器上想办法，其作用都不太大（如有一条良好的天线和地线当然要好很多，但这与

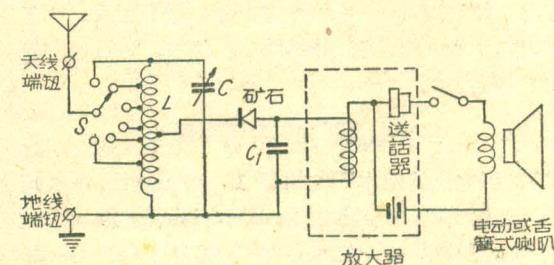


图 2

矿石机本身是无关的）。因而我们除在第一种收音机中加上高效率喇叭外，在第二种收音机中便加装了放大器部分。这种放大器只需要手电筒用的干电池1节或2节，工作消耗的电流仅10—30毫安，非常省电，在线路中装有开关，不用时可将电源切断，如每日收听2—3小时，可用三个月左右。本机线路除放大部分及扬声器外完全与第一种相同。放大器是由一个与扬声器相同的电磁铁和线圈或舌簧片（就是一个没有纸盆的扬声

器）连接着一个带有很小振动板的炭精式送话器，送话器的两端通过电池串接着扬声器（见图2、3）。检波后的音频电流通过这只没有纸盆的扬声器所产生的机械振动直接传导给送话器的振动板，因而通过扬声器的电流也将随着检波电流相同的波形而变化，这样，扬声器便发出很大的声音，完成了放大的任务。

由于篇幅所限，不能将整个试验过程和制造情况详细介绍，还希望各界无线电爱好者同志们协助想办法，共同努力把矿石收音机搞得更响亮，更便宜，更适合于我们广大农村的需要。

（哈尔滨手工业联社集体创作
梁孝信写稿）

不用弦的琴 电琴


吴桓基

各种乐器发出的声音除了基音外，都含有它本身所特有的谐音。谐音丰富，听起来音调就优雅悦耳。利用电振动制成的乐器——电琴也可以满足这个要求。为了便于自制，这里采用的是结构简单、经济，以及容易制作的氖珠振盪器。

氖珠振盪器为何会发声


氖珠振盪器的基本原理如图1，当开关SW接通后， C_1 开始充电，充电到它两端的电压达到氖珠的起辉电压时，氖珠导电，把积存在 C_1 两端的电荷放掉；等到 C_1 两端电压跌低到某一数值，也就是等于氖珠的熄灭电压时，氖珠停止导电，于是 C_1 又被充电到氖珠的起辉电压，氖珠又开始导电。这样氖珠週而复始的使 C_1 充电放电，它的作用相当于一只“定电压开关”，不断地进行着通断工作，便构成电流“时大时小”的变化产生电振盪。它的振盪波形含有大量谐波，所以发出的声音很别致动听。

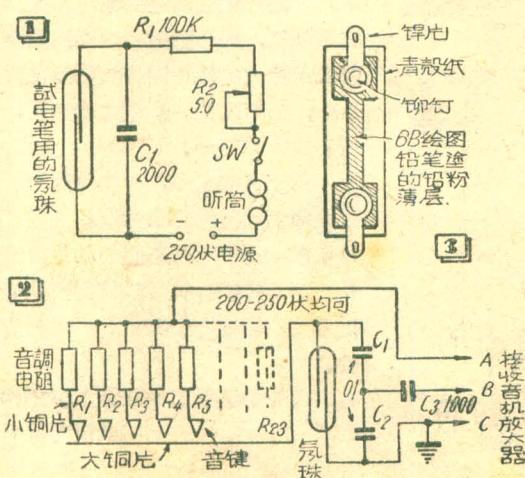图中 R_1 是用来防止烧坏氖珠的限流电阻， R_2 是音调调节器，改变 R_2 的阻值，可以改变发出的音调，获得1 2 3 4 5 6 7 1 2 3……等等的各种声音。因为 R_2 增大时，通过它向 C_1 充电的电压上升得慢，要较长的时间才能使 C_1 上的电压达到氖珠的起辉电压，氖珠每秒内通电的次数减少（频率降低），音调降低；相反，



减小 R_2 时，音调就增高。

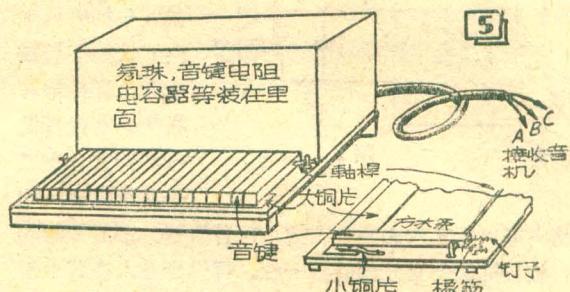事实上光靠来回的旋动 R_2 来演奏乐曲是不可能的，还要装置若干个接点开关 SW （音键）和同样数目但阻值不同的电阻 R_2 （音调电阻），每按下一个音键，便有一个音调电阻接入电路，发出某一种音调。图2便是这样的线路，它共有23个阻值不同的音调电阻 R_1-R_{23} 和23个音键，可以发出23个音调。图中 C_1 、 C_2 的作用和图1中的 C_1 相同， C_3 是耦合电容，以便接入音频放大器或收音机把声音放大。利用收音机作放大器时，电琴输出线B、C接唱片插口，A接高压。为了避免A线误碰机壳损坏机件，可在A线末端串联一半瓦100千欧的碳阻，然后把它直接接到6V6管座（第4脚）的栅极上（以红星牌504收音机为例）。




制作步骤

音调电阻是买不到的，只有自制。取一长30公厘、宽约10公厘、厚约1公厘的青壳纸，用6B绘图铅笔先在青壳纸两端各画一很浓的小方块（图3），并在方块中心用有孔钢钉（可利用皮鞋上穿鞋带的有孔钢钉）钉一铜片，使与铅笔粉末接触优良。然后在两方块间轻轻地画一宽约3公厘的连接线（电阻线），这样音调电阻便做成了一半，剩下的工作仅是调整电阻的数值。调整时照图4接好后再接到收音机上，这时收音机一定会发出声音来，同时用口琴吹一个音调去和收音机发出的



电琴声对比，如电琴音调偏高，可在电阻线上多画几下（用力要轻），如音调偏低，可用橡皮把电阻线轻轻地擦去一些。这样反复进行，直到电琴的声音和口琴一致，便算校好了一个音调电阻。其余22个音调电阻的制法和校正方法相同。

由于校正工作是带电工作的，必须注意防
(下转第25页)

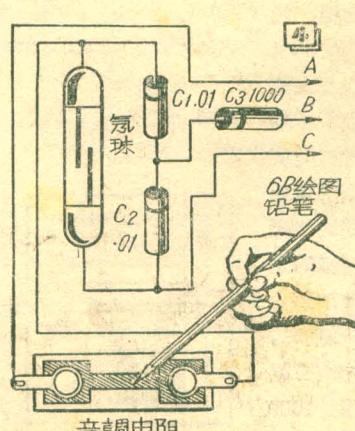

6E1Π-K

国产新型调谐指示管 赖明

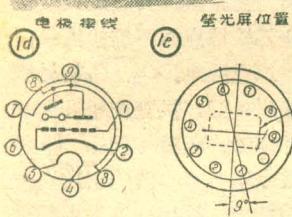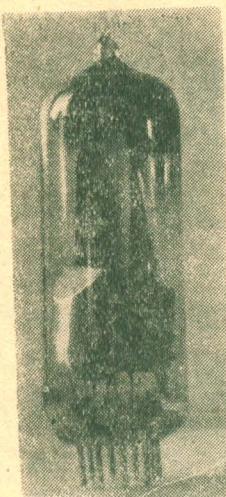

在一般的广播收音机里，人们常常会看到一种能发绿光的电子管，如6E5C、6E5等，它是用来指示调谐是否准确的，称为调谐指示器（或称电眼管）。国产6E1Π-K型电子管就是一种新型的小型调谐指示管。


结构和工作原理：

国产6E1Π-K指示管是九脚小型管，此管由两部分构成（见图1）：一为三极管部分，由阴极1的底边部分，半栅极2和阳极4组成。灯丝、阴极和栅极等

都由盒形的支持架支持，外面还有一个匀形的隔离屏罩住。另一部分为指示管部分，由阴极的上两边部分，保护栅极3、控制极5和荧光屏6组成的。荧光屏为匀形，内侧有一层荧光粉，由阴极发射的高速电子打到荧光屏上能产生绿色的荧光。荧光屏亮区的展开角 α 随着三极管栅极负电位的大小而改变，范围由 6° 到 55° （见图2 a,c）。三极管部分是一个直流放大器，三极管栅极负电位愈大，则三极管的阳极电流愈小，负载电阻R的电压降就减小，三极管阳极和指示管的控制极的电位也就升高；当栅极负电位大到使三极管阳极电流截止时，则负载电阻R无电压降，即控制极与荧光屏的电位相等，因此控制极没有任何作用，亮区展开角 α 就展开到最大限度（约 55° ）。反之，当栅极负电位减小时，三极管阳极电流增大，使控制极的电位低于荧光屏的电位，从而使亮区展开角缩小（展开角的大小系由电场分布的情况决定）。图2c是亮区展开角与栅极负电位的关系曲线。

使用方法：在超外差式收音机里，调谐指示管栅极负电压由第二检波级检波后的自动音量控制电压来供给。当前级调谐电路和外来信号谐振时，自动音量控制的负电压最大，荧光屏上的亮区展开得最大，因此我们可以根据亮区展开角的大小，来判断对某一电台调谐得是否准确（使用线路和指示情形见图2 a,b）。

国产6E1Π-

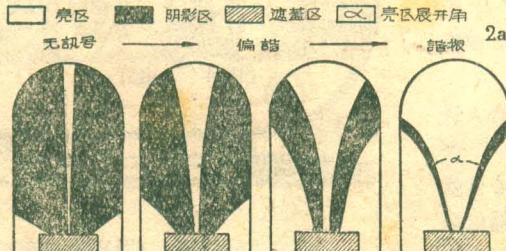





K型电子管在结构和特性方面类似苏式6E1Π、欧式EM-80、美式6BR5以及捷式6M40，这些管子均可用国产6E1Π-K型指示管替换。


6E1Π-K的特性数据：

灯丝电压	6.3	伏
灯丝电流	300	毫安
阳极和荧光屏的电源电压	250	伏
荧光屏电压	250	伏
阳极负载电阻	0.5	兆欧
栅极电路电阻	1.0	兆欧
栅极电压	-1 -15	伏
阳极电流	0.34	0.03
荧光屏电流	2.0	2.3
亮区展开角	6	55
		度

允许使用极限值：

最大阳极电压	250	伏
最大荧光屏电压	250	伏
最小荧光屏电压	150	伏
最大阳极耗功率	0.2	瓦
最大栅极电容	3	兆欧
阳极电阻	3	兆欧
最大阴极电流	3	毫安
最大阴极热丝		
间电压	±100	伏

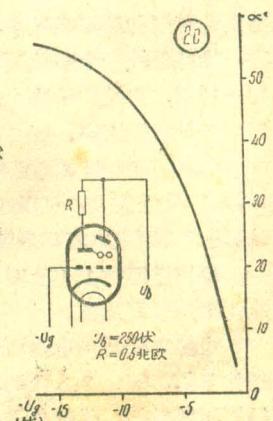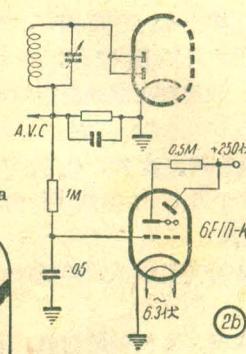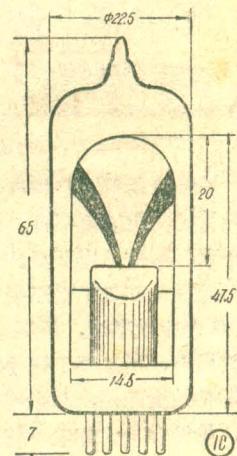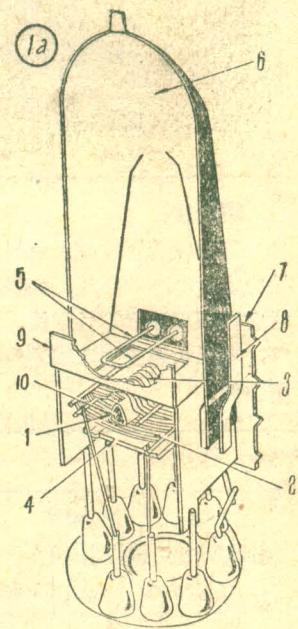

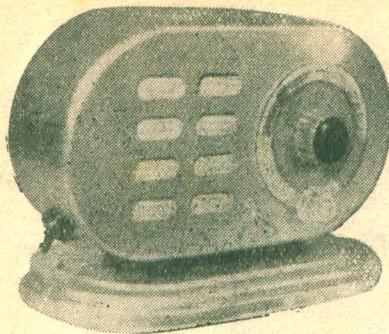

装在饭盒里的交流二管收音机

世 堯

編者按：

这种收音机在使用材料上是很节约的，但因系直接由市电电源取高压，而机壳又采用金属壳，在制作时应特别应注意零件绝缘，以保人身安全。如有条件时，可用木壳或胶木制的外壳，这样在制作使用上将更方便。

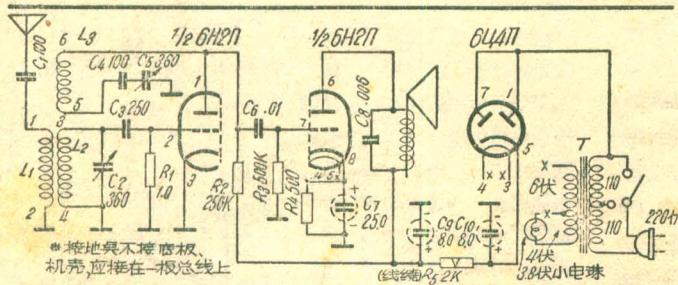


圖 1. 線路圖

最近我利用北京牌电子管制成了架交流二管再生式收音机，灵敏度很高，体积很小，用一只铝制饭盒作外壳，零件用得不多。

此机用 6H2Pi 双三极管作再生检波和低频放大，6V4Pi 作半波整流，消耗电力在 5 瓦以下。因要采用较小的机壳，所以要用较小的零件，除了整流滤波部份所用零件较大而外，其余都可用小的，电阻可用 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{4}$ 瓦的，检波和放大都采用三极管，使机内零件减至最少，接线也较简单。

线圈用美通 336 式的三回路再生线圈，如当地有强力电台时则初级圈数嫌多，接上较长天线时，干扰厉害，最好另绕一个初级圈放在此线圈管中，圈数约在 10—15 圈，可按实验决定。如果利用原来的初级圈，可用半公尺的短天线。

C_2, C_5 可用固质可变电容器。这样， C_5 调节再生时，电容量嫌太大，可用一个 0.0001 微法（即 100 微微法）的云母固定电容器串连。

输出用阻抗 1,100 欧 4 吋舌簧喇叭，声音能令人满意，用听筒则震耳。

电源变压器用电铃变压器，6 伏供给灯丝，4 伏供给指示灯，配用 3.8 伏的小电珠。不过电铃变压器低压线圈用线较细，供给电子管 0.9A 的灯丝电流勉强可以，

使用时微微有点发热。

通常再生式收音机，检波管的输出要在屏极串连一只高频扼流圈再输入次级，也可用 10 千欧的电阻代替。在这个线路里，再生线圈与乙电是并联线路，高频电流只经 L_3 而不窜入次级，这个零件可以省去。

零件排列如图 2，底板可用铁皮或铝板自制（见图 3），机壳用大号饭盒改装。因为变压器没有高压次级线圈，直接接市电整流，所以全部接地点都不能接底板，

要接在一根总线上，以免触电。 C_2, C_5 旋轴固定的地方也要垫以橡皮垫圈，机壳旋扭开洞的前后也要垫以云母片绝缘。因底板小，零件多，接线要尽量紧凑，电阻及电容器的引出线应充分利用，多余的应剪去，接线应全用绝缘套管绝缘。焊接的步骤可由整流，低放到检波，先接灯丝电源，检查后再接其他零件。低放级和整流部份的阴极电容器、滤波电容器等因体积较大，可后一步接上。接线完毕后要仔细检查接线间有无短路之处，如有应包裹二层橡皮膏绝缘。较常遇到的是可变电容器定片的螺丝易与底板短路，低放级旁路电容器易与乙十相碰，整流扼流电阻易与底板相碰，造成乙电短路，甚至烧坏整流管，线圈上的接线柱易于和机壳短路等，这些地方都要特别注意。电源插头在插入时，应使带开关的一根线接灯丝的火线（可用测电笔试，并在插头上作好插入方向记号）。

自制的收音机，因为各人所接线方法不同，采用零件规格不同，都能影响收音机的调谐回路的电感和电容，很不容易选择到一只完全合用的刻度盘。在利用标

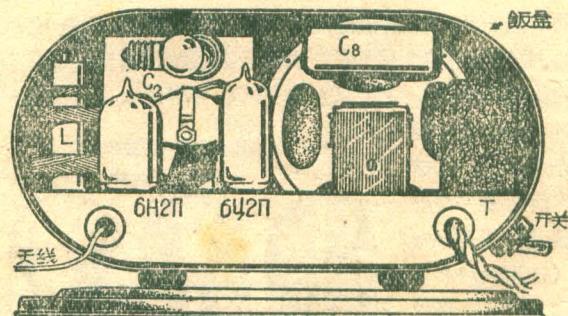


圖 2. (甲) 零件排列方法

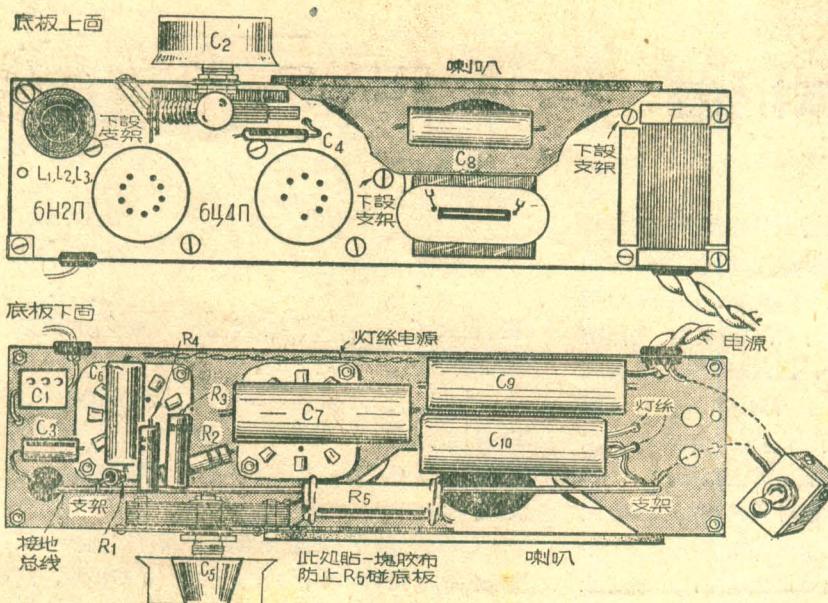


圖 2 (乙)

准線路、零件大量生产的收音机，往往用一只补偿电容器与天线振盪槽路并联，来校正接綫的誤差。本机要求零件少所以不用，調諧电容器系固質直綫电容式的，很难买到合适的刻度盤，需要自制。方法是先将一張圓紙片的半週画上以 5° 为限的刻度綫（度数太大不准确，太小了不必要），貼在收音机上，把收到的电台位置在紙上作記号，用另一張紙作一坐标，在横軸上写上度数，縱軸上写週率，將接受到的电台在度数及週率的位置上描一个点，最后把这些点联結起来画成一根平滑的曲綫（圖 4）。利用坐标上的曲綫，就可作出按週率指示的刻度盤了。用同样方法，也可作出按波長指示的度盤，在測定时，必須注意 C_2 在裝上旋扭前每次要旋在电容量最大或最小的位置上，旋扭的安装也要保持准确。

因为电源直接接自市电，机壳是金属的，虽然有各种绝缘保护，但偶一不慎，机壳也可能因电容器旋轴，地綫等与机壳接触而带电，所以在首次使用时应用試电笔試驗 C_2 的旋轴是否有高压交流，若电笔亮了应將电

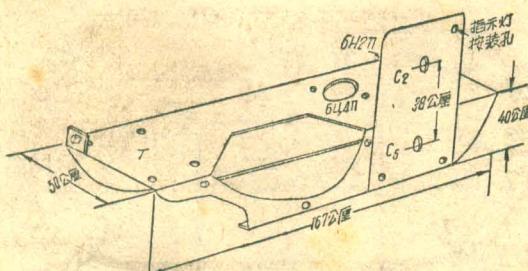


圖 3. 底板

源插头拔出轉一个方向再插入再試，若电笔不亮，就在插头和插座上都作好記号，每次都按此方向插入。此收音机不要在机外接地綫，也不要与任何收音机共用天綫。

此机一般用一根半公尺長短天綫就够了，选择性非常尖銳。开始試听时应将 C_5 旋在較大处，当听到再生叫声时慢慢旋出。用0.5公尺的天綫拖綫可以收到山东、辽宁、河北等地电台及一些外国电台。若用較大的天綫时，可用一个小补偿电容器串联，減少本地强力电台的干扰。

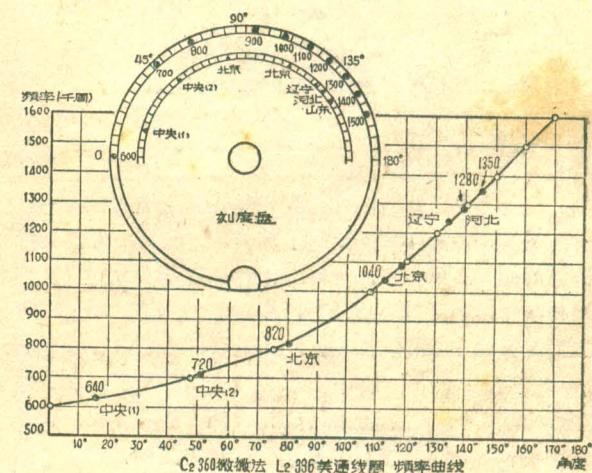


圖 4. 刻度盤画法

(上接第22頁)

止触电。校正时应坐下，兩脚擗在干木板或小凳上，不要踩在泥地或水泥地上；兩手戴上手套，或者只用一手工作，一手插入袋里。

音鍵实际是一个电开关，制作上并無严格要求。这里介紹的見圖 5，是由一条大銅片、23个小銅片和23条方木条組成。当方木条（音鍵）被手指压下时，小銅片和大銅片接触，就有一个音調电阻接入电路而發出某一个音調。当手指放开时，橡筋又將音鍵拉回使电路断开。

上面的电琴只能彈單音，即只能同时按下一个音鍵，如要同时彈出几个声音，那末每一个音調电阻都需要一套氛珠振盪器。

簡單的自動音調補償器

圖 1 是一種簡單易制的自動音調補償器的線路。這裡 V_A 的作用好像是一个二極管整流器，用來供給 V_B 的柵偏壓，它的大小正比於輸入信號的強弱。當偏壓增高時，流過 V_B 的電流減小，結果 V_B 的內阻增大；內阻增大後，和它串聯的 C_5 的效應減小，因此對輸出的各種頻率的響應曲線就更為平直。 V_B 的一部分屏壓經分壓器 R_6 、 R_7 引回到它的柵極，提供了所謂直流負回授，以便控制回路的靈敏度和擴大音頻響應的直線性。

圖中 C_1 的容量很小，因此加到 V_A 上整流的較低頻率（低音）的信號較小，使電平的控制主要決定於中頻（中音）和高頻（高音）。 R_3 是限流電阻，用來防止

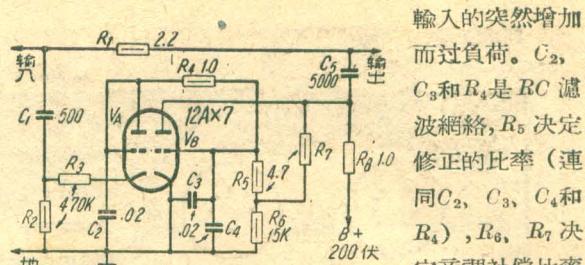


圖 1


輸入的突然增加而過負荷。 C_2 、 C_3 和 R_4 是 RC 濾波網絡， R_5 決定修正的比率（連同 C_2 、 C_3 、 C_4 和 R_4 ）， R_6 、 R_7 決定音調補償比率的。 R_7 一定要保持很大（因為它的效應是並聯於 R_8 和 V_B 的內阻的），因此回授的大小決定於 R_6 。

補償器的最小衰耗為 15 分貝，故應插在放大器正常工作時低頻電壓為 5 伏（有效值）的地方。音量控制器應置於補償器之前，這樣在調整音量時即包含有補償效應。

如果需要， V_B 的陰極和地之間可以加裝一只開關，用來控制電路的工作。如 V_B 陰極斷開不接地，則 V_B 內

修理隨筆

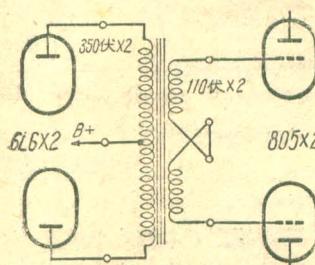应急办法：1. 我們常碰到一些粗制滥造的收音机，一开机，电源变压器就叫了起来。一般修理办法是把四週的螺絲釘緊一下，可是对于这种質量太次的机器却适得其反，越緊越叫得厉害，應該是松一些。因为叫声主要是發生在中間鐵片松。兩邊越緊，中間鐵片靠里的一邊是緊了，而靠外的一邊却更松，于是叫得更响。松一下四週的螺絲釘，可以使中間鐵片里外邊的松緊變得均勻，不信，可以試一下。临时用兩三只洋釘插入鐵片



正中，也可解決問題。

2. 扩音机的输出变压器损坏，可用电源变压器代替（高压线圈作初级，初級线圈和次級灯丝线圈作次級），只要根据圈数比，重新計算一下它的阻抗就行了。

例如一只 5 灯机的电源变压器，可改作 25、30 或 50 瓦的输出变压器或 805 的输入变压器（見圖）。

長波無力：502 型等收音机振盪柵電容是 47 微微法，不是原电容量不足，就是常常变值。曾將壞了的測試一下，只有 10 微微法！因此常發生中波振盪不強甚或間斷性的振盪；而短波波段最短的一擋由於頻率高，電容量


雖小振盪效果仍舊正常。這種毛病檢查比較不易。換一只 100 微微法的也行。

（严豆兒）

耳机做电唱头

徐华亭

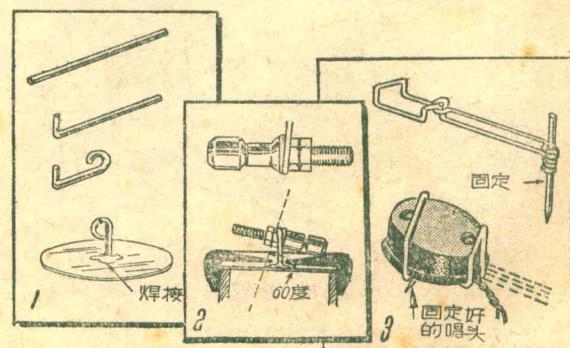每個無線電愛好者，如果在實驗中需要電唱頭時，可以用耳機代替，只要加上一個最簡單的裝置就行了：用直徑 0.2 公分的銅線和一個最小號的接綫柱。照圖 1 的样子將銅線彎好，並焊在耳機振動膜的中心上。照圖 2 的方法將接綫柱旋在銅線的圓圈中，但必須將振動膜旋在耳機上之後再做這工作。接綫柱的接綫孔必須和振動膜成 60° 左右的角。這樣“唱頭”就算完成了。為了固定住“唱頭”，可用較粗的金屬絲做成如圖 3 的支架將唱頭固定在“唱機”上。



阻增至最大，电路的频率响应在整个音频范围内几乎是平直的，这时介入衰耗为15分贝。合上开关(V_B 阴极接地)后，在音量大时响应曲线和介入衰耗不变，但在音量降低时中音和高音的介入衰耗增加，结果在低音量时提升了低音，补偿了人耳在音量降低时对低音听觉不足的缺陷。从图2的曲线可以看出，这种补偿器的补偿特性是和人耳听觉响应的变化相吻合的。

(李思智根据“无线电与电视新闻”编写)

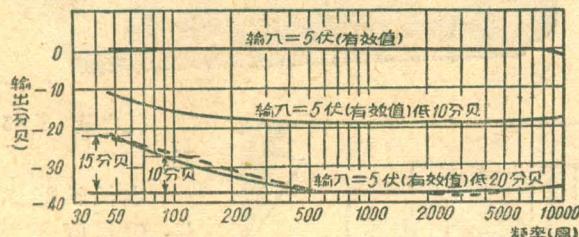


图2 在20分贝范围内测得的补偿器的频率响应曲线。


图中虚线是在同样范围内人耳听觉响应的变化。

增强低音的回输电路

法国Arco公司出品的一些收音机，采用结合在前级低放管和末级放大管的屏极之间的由 R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 组成的回输电路(见图)。这电路由于在中部音频上回输作用加强而能够相对地增强最低音频。

在最低音频， C_1 和 C_2 的作用很小，回输作用也很弱(在100周的频率上是3%)。在中部音频，即800周左右， C_1 的分流作用仍很小，但 C_2 的分流作用增大了，因为它的分流电阻很大， C_2 的作用对这电阻来说几乎是短路，在这情况下回输达到10%。

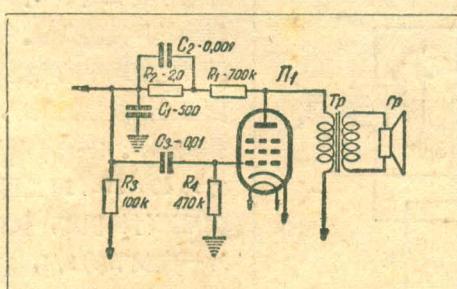在较高音频， C_2 的分流作用还保持着，但 C_1 的容量开始发生作用，使一部分回输电压和地短路。这样就在1万周时的回输作用减低到大约3%。



这样一来，回输作用在中间音频是10%，而在最高最低音频是3%。换句话说，在中间音频上的放大作用减弱，实际上也就是最低音频显著地增强了。

(胡大忻译自Радио1958年第4期)


(上接第20页)

以改变收音机的自生振盪频率，这时总可找到一点使两种频率的差恰恰为零。调节时，在零拍点的两边，往往会发生尖叫声。在主调谐电容器刻度盘上发生尖叫声的两点之间，就是这个零拍点，也就是所要收听的某电台的准确位置。这种方法常常能帮助我们进行准确的调谐。找到零拍点后，再把再生电容器慢慢旋出，以得到音质音量最好的一点。

再生机最灵敏的一点是收音机刚开始振盪的一点(振盪点)，不过这一点很不稳定。实际上是在调谐电容器度盘上距振盪点稍过一点的地方，收听广播效果最好。

振盪时是不能收音的，但在收电报时却要保持这种状态。使和收听电台的频率发生大约1000周左右的差拍，在检波后才能听到电波带来的电报信号。

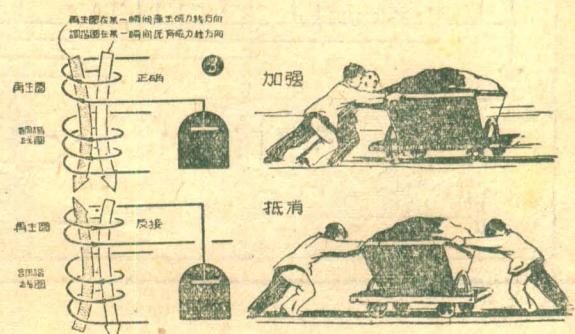再生收音机有一个特性，就是再生作用只有在外来信号较弱时，才有作用，相反，在信号强时，由于电子管的特性，再生几乎毫无作用。



在电子管检波线路中有再生回授作用，使回路里的损耗减小，提高了灵敏度，这也相应地会提高了收音机的选择性(请参阅本刊第四期“收音机为什么会夹音”)。

适得其反

我们知道栅极检波器加接了一个再生线圈后，可以提高收音机的选择性和灵敏度，那末是不是随便的加接一个再生线圈都能够改善收音机的效率呢，肯定的回答说“不”。因为再生式收音机所以能够提高效率的原因，是利用再生线圈回授给调谐线圈一点能量，使在调谐回路中产生一个附加电压，如果这电压的极性和调谐回路原来信号电压的极性是一致的，好比两个人推一部车子一样，调谐回路输出到栅极上的电压就升高，也就是说屏极输出随着增大，效率提高了。相反的，如果再生线圈回授电压的极性恰好和调谐回路相反(也就是线圈接法相反)，就好比两个人互相面对面成反对方向推车子一样，加到栅极上的电压不再是两个人的力量的和而是互相抵消力量，显然，栅极上得到的电压比没有再生线圈时更小，不但不能提高效率，增加音量，反而使声音更轻甚至不能收音。碰到这种情况很容易解决，只要把线圈的两个线头翻一个身，对换一下就行了。


牡丹牌 101 型交流 5 灯 中短波收音机

—北京公私合营广播器材厂出品

波段 中波： 530—1600 千週，


短波： 6—18兆週。

电源 110 伏或 220 伏, 50—60 隅。

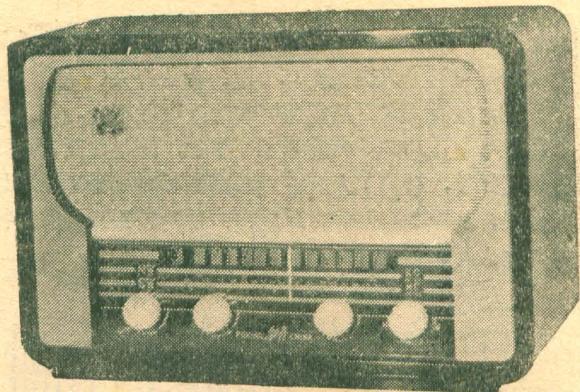


耗电量 約45瓦

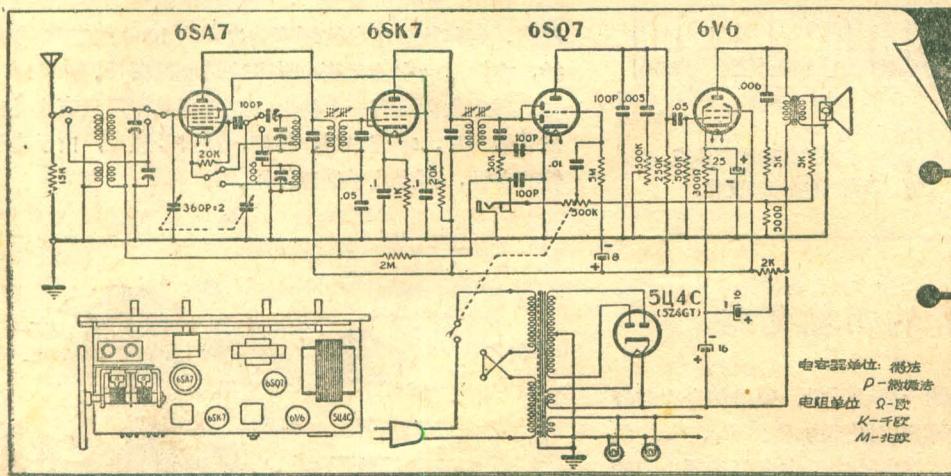本机性能优良，采用直径为16.5公分的永磁喇叭，声音宏亮清晰，且外形美观。并备有拾音器插口，可放送唱片。



中蘇牌交流5灯中短波 收音机綫路圖

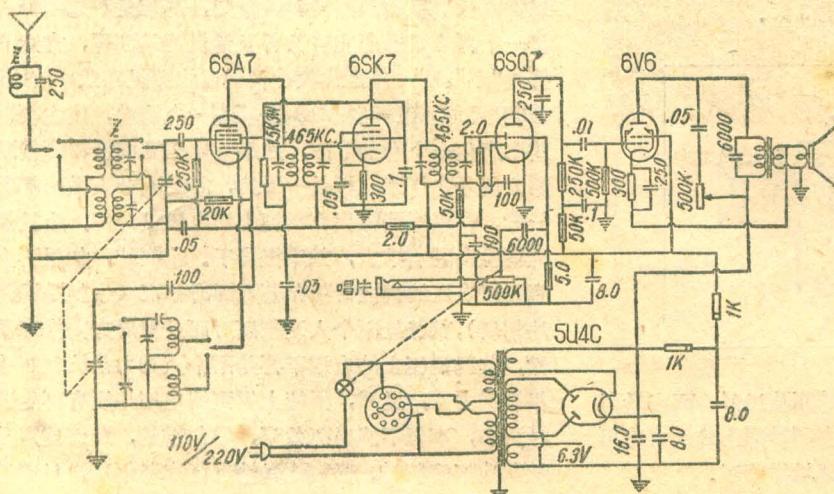本刊1958年第5期所載中蘇牌5燈中短波收音機線路圖有誤，現重新補登，
如下，請讀者原諒。



国产盒形
硒整流器

国营华北无线电电器
材厂最近試制成功一种
盒形硒整流器，它的規
格是半波 $250/C-0.03$ ，
試驗結果性能良好。安
裝时它可以平貼在金屬
底板上，散热性能好，
体积較小。它的外形尺
寸为 $46 \times 33 \times 10$ 公厘，
使用原材料很省，仅硒
片一項就节约 $3/4$ ，配
件也省掉很多。这种硒
整流器适用于五灯收音
机作乙电源整流元件
用。

汉口試制廉价收音机

汉口無綫电厂經過一番試驗后已試制出三灯外差式廉价收音机样机。式样美观大方，面板上还象征着長江大桥。指示灯光由大旋鈕中心發出，設計得也很新颖。

采用 6A2P (变頻)，6H2P (檢波及低放)，6P1P (强放) 小型电子管；华北無綫电器材厂的硒片整流，从电源直取高压；和上海广播器材厂 1F1 型磁性瓷 125 公厘揚声器。無短波段，無中放級，無高压电源变压器，这样就簡化了線路，減少了元件。

結構上也有特点。在可变电容器軸上直接裝上透明大旋鈕調諧頻率。底板是一塊很小的垂直鐵片，夾在机

★ ★ ★

五用录音机

江苏徐州市云龙区电器修配社社員馬文明等，試制了一种五用录音机。这种录音机可以收听广播、播录广播、播送唱片、轉录唱片和作扩音器之用。

这架录音机内部的12只电子管和3只小馬达，全部是利用的廢旧材料。今年，这个电器修配社准备生产50架。圖為馬文明（前）正式試用的情形。



陈哲攝（新华社稿）

★ ★ ★

国产太陽电池

一种完全利用国产原料制成的太陽电池在天津市科硏电工仪器社試制成功了。太陽电池是各种电源中最經濟的一种，寿命也最長（能用数十年）。

这种太陽电池組，总宽度为 21 公分，長度为 29 公分，共由 96 个小的硒光电池組成。每个小硒光电池的輸

在无线电工业战线上

ZAI WUXIANDIAN GONGYE ZANXIAN SHAN

壳的頂和底之間，节省了許多金屬。整流濾波部分都裝在灯絲变压器上，而灯絲变压器是直接固定在木質机壳上。

試听的結果很好，在北京所有当地电台都能收到而且音量宏大，覺察不出有多大的失真。完全可以符合一般城市收听广播的要求。这个样机虽然有些地方尚待改进，但总的說來，这是一次成功的嘗試。普及式收音机的生产通过汉口無綫电厂的努力，可以說有了一个良好的开端。（宗）（轉載“無綫电技术”1958年第2期）

★ ★ ★


出电压約 250 毫伏，短路电流約一个多毫安。串联后，整个太陽电池組可得到25伏特的輸出电压。

太陽电池是一种能把陽光直接轉变为电能的半导体元件。利用太陽电池發出的电能，可以供給半导体收音机电源之用。

在需要电能較大时，可以用一定数量的太陽电池組串联或并联来取得。在白天还可以用这种太陽电池給蓄電池充电，以备夜間收听广播之用。

这种由96片組成的太陽电池將來大批生产后，成本仅需30元左右，比进口貨便宜四五十倍。

（王本軒）

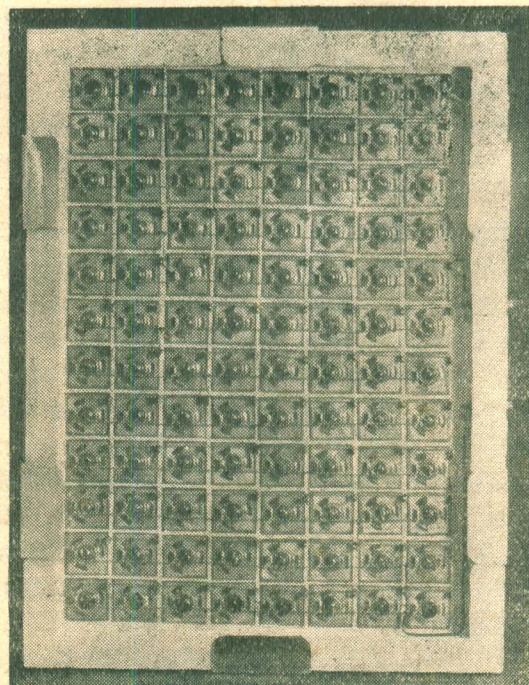

太陽电池



收音机制作講座

Shouyinji Zhizuo Jiangzuo



电源 III

——悟——

典型收音机电源的设计

收音机的音质完美与否，主要决定于音频放大级（从检波二极管起到扬声器止的那部分）和电源整流级，其他部分关系是比较少的。整流级输出直流的纯度决定了收音机交流哼声的大小和低音（倍司）的完整程度，根据实际情况，丰富壮丽的低音在音频频谱中的位置是40—120週，这刚巧是交流市电的基频（50週）和它的二次谐频（100週）影响最大的范围。因此，要想发出很好的低音必须使收音机内部的交流哼声特别是电源的交流纹波的影响降低到不可觉察的程度。它的标准是当收音机不接收外来信号（可以把天线接线柱与机壳短接）和音量控制旋钮旋在最响的位置时，距离扬声器一尺远应该听不见交流哼声。由于各种扬声器对低音的响度不同，对电源整流器输出纹波率的要求也就不一样，例如普通125公厘口径的永磁动圈式扬声器即使装在大型的机壳内，对于150週以下的音频还是很“麻木”，最好的200公厘扬声器发音的下限约70—80週，优等的300公厘口径的扬声器可以发出40週的低音，而这些还都假定扬声器是放置在具有很好助声作用的大型木箱内的。因此不难看出，装有口径在200公厘以上扬声器的大型收音机，对于它的电源部分要求就很高，末级强放管电源的纹波率，推挽式的应在0.3%以下，单管的约在0.1%左右，前级音频放大管电源的纹波率，每推前一级可以拿0.1%作标准降低一个后面放大管的放大倍数。一般强放管的放大倍数约15左右，前级音频放大管有两种：一种放大倍数约40—50的6SQ7类型（6SL7、6H2Π、6SF5），另一种是放大倍数约14的6SN7型（6H1Π、6J5）。例如有一架收音机，它的音频放大共三级，第一级6SQ7，第二级6SL7倒相，末级2×6V6推挽，已知6V6屏极和帘栅电源的纹波率要求为0.3%，那末6SL7为 $0.001/15$ ，6SQ7为 $0.001/(15 \times 40)$ 。设计时，前级各放大级电源纹波的降低，可以用电阻电容式滤波电路来达到目的。

为了降低电源整流器的制造费用，应尽量用大的滤波电容量和小的扼流圈（电感量）。当然这也是有一定限制的。因为太小的电感量，配太大的电容量会


影响整流管的寿命，而且许多电容器并联使用（例如每组32微法，要8微法的电容器4只并联）也不方便。

五极管和集流四极管有一个特性，就是它们的屏流在正常的帘栅电压下，受屏压变化的影响是很小的，也就是说如果帘栅电源直流的纯度很高的话，屏极电源即使有些纹波特别对于推挽式线路，是没有什么影响的。由于电源供给的最大负荷是末级强放管的屏流，因此我们可以利用这个特性将滤波电路做成双节式，第一节扼流圈的电感量可以很小（例如2亨），用来供给末级管强放的屏电源，第二节扼流圈的电感量较大，供给强放管的帘栅和其他各级的高压，这样虽然要用两只扼流圈，但是总的容量不大，效果比用单节的好得多。如果强放级是推挽式并且输出变压器做得很对称的话，即使屏电源直接由第一只输入滤波电容器接出（图11），交流哼声的影响也是很小的，这是因为电源中纹波引起的微小的屏流波动对输出变压器的次级来说是大小相等，方向相反，可互相抵消不起作用。

上面是以高级的大型收音机作对象，如果是小型拾式收音机，使用的扬声器口径在165公厘以下，那就不必像上面所讲那样考究。这类收音机对100週的交流哼声的响应非常差，高压电源的纹波率能降低到0.5%左右也就可以了。前级音频放大管（多数是6SQ7类型管子）的屏压加一级由50千欧电阻和1微法电容器组成的阻容滤波电路，可以得到满意的效果。

设计一具好的电源整流器，要考虑下列几个问题：


1. 需要供给的直流电压和电流，2. 收音机末级强放管和

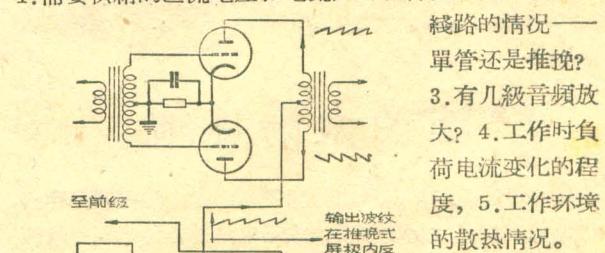

线路的情况——
单管还是推挽？
3. 有几级音频放大？
4. 工作时负荷电流变化的程度，
5. 工作环境的散热情况。

需要供给的
直流电压是指收
音机中屏压的最

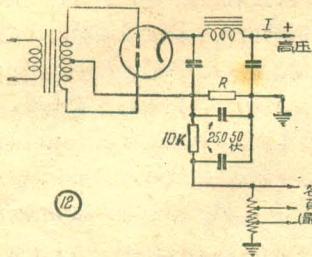高值。普通收音机末級电子管多用 6V6 或 6П1П，最高电压約 250—285 伏；有些大型收音机中放大管的栅負压，是由接在整流电源負極回路里的电阻上所产生的电压降供給的（圖12），在这种情况下，最高直流电压应当是电子管的最高工作屏压加上栅負压。收音机在工作时由于自动音量控制和强放管屏流的变动（例如大型机末級是甲乙₁类放大时），整流器用电容輸入式濾波时，输出电压的变化很显著，在設計这类电源时应先求出負荷电流的最大和最小值，再由所用整流管的输出特性曲綫求得输出直流电压变化的百分比。如果电压变化超过一定范围时会給收听短波广播造成困难。收音机的線路和电子管确定后，可以按下列程序进行电源的设计，首先算出各个放大管的屏流和帘栅流（如果使用洩放电阻的話还要加上洩放电流），由音頻放大級的情况（推挽的



扼流圈的直流通路（根据繞制扼流圈所用銅線的粗細和長度在有关的电工手册中均可查得）和負荷电流求得扼流圈上的电压降，將求得的电压降加上需要的直流通路电压，根据所用整流管的输出特性求出电源变压器高压圈的电压和应有容量（伏安），根据高压和灯絲的容量算出变压器的总容量和各部分常数。举例如下：

有一收音机，采用的电子管为 6SA7 变频，6SK7 中放，6SQ7 檢波及第一低放，6SL7 第二低放及倒相，2×6V6 甲乙₁类强放，屏电压 265 伏，使用 300 公厘口径的优质揚声器。求它的电源設計。


由电子管手册查得各管陰極电流（屏和陽柵总电流）为 6SA7—12.5 毫安，6SK7—2—11.8 毫安，6SQ7—0.5 毫安，6SL7—1 毫安，2×6V6—75—92 毫安，总負荷电流为 100.8—108 毫安。根据这样的需要量，整流管可以采用 5Y3GT，因負荷电流变动范围不大，濾波电路可以用电容輸入式，紋波率按照 0.1% 設計，單节的电容輸入式濾波器的紋波率依照上期本文所載的公式为：

$$\text{紋波率} = \frac{45Idc}{PL_1C_1C_2Edc} = \frac{45 \times 108}{2L_1C_1C_2 \times 265} \\ = \frac{9.7}{L_1C_1C_2} = 0.001,$$


$$L_1C_1C_2 = 9.7 / 0.001 = 9700.$$

如果第一濾波电容器的容量 $C_1 = 16$ 微法，第二电容器的容量 $C_2 = 32$ 微法，则
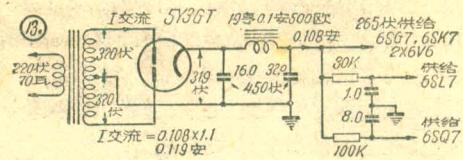
$$L_1 = 9700 / 16 \times 32 = 18.8 \text{ 亨。}$$



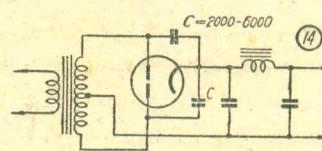扼流圈的电感量并不一定限于上面的数值，只要能滿足 $L_1C_1C_2 = 9700$ 的都可以用，不过要注意的是 C_1 的容量最好不超过 16 微法 (C_2 不限)，并且像本文上期所述 $L_1 \geq 3.5(C_1 + C_2) / C_1C_2$ 才行。扼流圈可以照 19 亨设计，計算方法見上期本文。假定设计的扼流圈的直流通路为 500 欧，則在負荷电流最大时扼流圈的电压降为 $0.108 \times 500 = 54$ 伏，由此得整流管的输出电压应为 $265 + 54 = 319$ 伏，由 5Y3GT 整流的输出曲綫求得电源变压器高压



圈每边的电压須为 320 伏左右。电源变压器的输出功率 P 等于全部灯絲消耗（包括指示灯 0.3 安）加


高压消耗，即 $P = 6.3 \times 2.4 + 5 \times 2 + 320 \times 0.108 = 60$ 瓦，变压器效率以 85% 計算，它的实际容量为 $60 / 0.85 = 70$ 瓦。设计成的电源整流器如圖 13，圖中附加 6SL7 和 6SQ7 电源的电阻电容濾波器是按照紋波比 1/10 和 1/250 計算，由公式： $\text{輸出紋波/輸入紋波} = 1 / (1 + 0.3RC)$ 求得的。

有关电源的一些問題

1. 振盪 收音机中的电源整流器往往会产生一种不正常的現象，这就是当調諧度盤轉至对某一电台的信号接近离调时，揚声器会发出显著的交流哼声，这是由于高頻混入电源所致，可以在整流管屏極和灯絲間并联一只 2000—6000 微微法的云母电容器（圖 14），就可消除。

2. 五極管的帘柵电源 收音机的帘柵电压一般都是用降压电阻或分压电阻的方式由高压供給的，串連降压办法四極管不能使用。五極管采用降压电阻办法供給帘柵可以使自动音量控制的工作范围扩大，因为当自动音量控制作用时帘柵电流下降，因而使帘柵电压增高，抵消了一部分負柵压的作用，扩大了自动音量控制的工作范围。

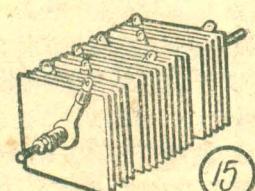
3. 柄負压問題 收音机的各级柵負压大都用陰極降压电阻供給的，降压电阻使得强放管的有效屏压降低，在使用的柵負电压較高时会影响收音机的不失真输出功率，补救方法可以如前节的实例，将規定屏压加高一个柵压（例如屏压为 250 伏，柵負 15 伏，可以設計高压为 265 伏）。有些收音机線路設計



是利用整流負回路中接入适当电阻取得电压降充当柵負的(見圖12)，也有把濾波扼流圈接在整流負回路中利用它的直流电压降來供給柵負的，但是后一个方法不很好，原因是濾波扼流圈接在整流負回路时濾波效能較差，交流哼声要比接在整流輸出端时大得多。

其他类型的整流器

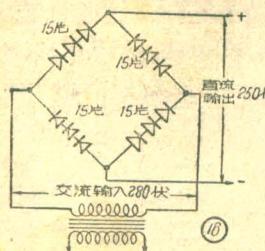1. 硒堆整流器 目前部分的国产收音机有用硒堆整流器来代替电子管的，这种整流器(圖15)是由硒片單元構成的。低压的硒片每片可承受的反峯电压是25伏，高压的可达72伏。低压的硒片国内已大规模生产，价



格不貴，接成整流綫路时可以按需要片数自行装配。例如需要輸出为250伏时，可用60片接成桥式，每臂以15片为一組，如圖16。硒整流器最好接成全波桥式，当然也可以接成半波或中心分綫式(用得较少)，需要較高电压时也可以接倍压电路。


硒堆整流器的整流作用不像电子管那样完善，不能完全阻断反方相的电流，因此輸出直流中的交流分量要比电子管整流大得多，对于濾波电容器特別是电解質电容器是不利的，它將使电容器容易發热縮短使用寿命。

2. 振动式整流器 在汽車中或者只有低压(6—24伏)的場合，收音机的高压电源是由振动式变流整流器(或叫振子整流器)将蓄电池的电源轉換成高压直流使用的。振动子的原理和電鈴相似，它包含兩組同步的彈簧接点，一组作整流另一组作变流，綫路和內部構造如圖17甲、乙，当低压电流通过振动子时簧片振动，将兩組接头迅速啓閉，使电流在变压器初級中产生每秒100次的脈冲，这样变压器次級就感生高压，产生的高压交流被另一组同步接点整流后就得到需要的直流电压。振动式变流整流器構造簡單，在移动式电源中用得很多。有種交直流电池三用收音机的电源就是利用这种方法来取得直流高压的。

簡單的會議電話机


这是河南長垣县邮电局陈大壯同志裝置的會議电话机，实际上就是一架單管低頻放大器，利用4刀双掷开关控制受話、發話，用作會議电话机的。由于裝置簡單，全部費用仅約25元。

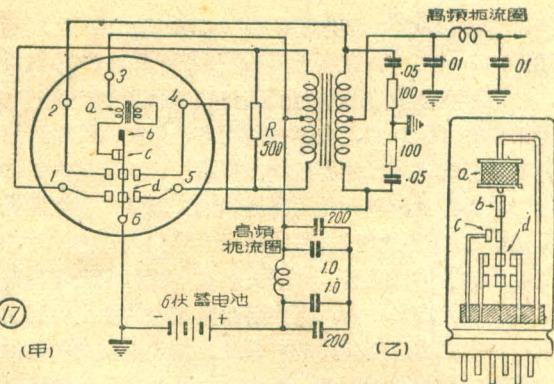受話时將 K_2 扳向上，外綫來的話音电流經 K_2 的接点13、14到1、2通过低頻变压器，由电子管3V4放大后輸出到接在 K_2 接点3、4的喇叭上。發話时將 K_2 扳向下，这时話机中送出的話音电流由 K_2 的接



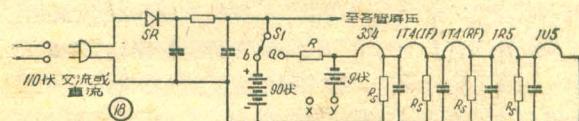
3. 交直流电池三用收音机的电源

有種所謂三用式电源的旅行式收音机，它可以用普通交流市电，或110伏直流水，也可以用甲乙組干电，这类机器的特点是电子管(1.4伏直流水管)的灯絲是串联的，当用市电电源时，它們由高压整流器供給，用电池时则由一組9伏的甲电供給，如(圖18)。可以看出当用市电时(不管交流或直流)插子XY接至电源插座，当 S_1 在位置a时，交流被硒整流器SR整流(直流則直接通过，但必須是X端為正)并經過濾波后，一部分通过电阻R及串連的灯絲使它燃着，另一部分則供給各管屏極。当用电池时，插子XY插入机上的插口XY， S_1



扳向b使电池接通工作。由于各管灯絲是串联供电，因此在低电位电子管(靠地的)的絲極除了应有的絲流外，还需通过前面各电子管的屏流，为了不使通过灯絲的电流过大过規定值，必須在各个管子的灯絲上并接一定数量的分流电阻，如圖中的 R_S ，电阻傍的电容器是用来傍路交流的，降压电阻R常常是一种电阻灯或是特制的鎮流电阻，它能在一定范围的变化电压下保持通过的电流几乎不变，以保护电子管不被过高电压的燒坏。

点11、12輸入，經电子管放大后再由 K_2 的接点13、14輸往外綫。

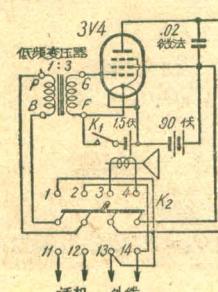

这架机器虽然利用 K_2 將受話，發話加以放大，但唯一的缺点是使用时要扳动 K_2 。

圖中电子管3V4可以用国产2П2П代替，但乙电要降低到60伏(根据“电信技术通訊”材料)。


电子阅读机

苏联奥德萨电工学院装设了阅读打字文件和印刷文件的电子自动阅读机。由电视型阴极射线管发出的光束，逐行掠过文件上的每个字母，当射线落在黑字的线条或白色的底子上，由于反射光束强度的变化，也就引起光电管线路中相应的电流变化。另外有一种装置将变化的信号变为电码，再由电子阅读机上附装的电报机把电文自动地传送到指定的地点。

这种阅读机可以应用于印刷厂的自动排版和印刷文件的复制方面。（材料及照片由塔斯社供给）



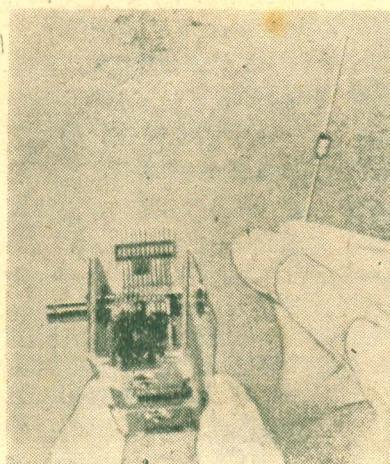图注：照片为苏联技术科学候补院士格利克利赫（左）及其助手布尔拉卡在检查阅读机的工作



米粒大的可变电容器

国外最近制成一种用 $p-n$ 结合型硅半导体制成的可变电容器（见图）。它的体积比一滴水还小。它的电容量会跟随外加电压的大小而改变，数伏电压的变化就能使它的电容量改变数十微微法。它工作于 50 兆赫的频率时仍有极高的 Q 值。它的电容量不受温度影响，在 -65°C 至 150°C 的温度范围内工作时，电容几乎不变。由于它这种可贵的性能，它可以用于自动频率

← 图注 左边是一个普通单连可变电容器右边就是超小型可变电容器

率微调及频率调制等电路中，使电路大为简化，设备的体积和重量都大为减少而且增加工作的可靠性。因此它将被大量采用于彩色电视、调频收发讯机、电传终端机、导弹的控制系统及小型化的通信设备中。

（程孝宇）

数字式直流电压表

最近国外生产一种数字式直流电压表。它能从宽阔的面板上清楚地读出被测的直流电压。它能读出 4 位数字和电压极性的正负，并能自动指出小数点的位置。这种电压表除了能直接用数字指示电压外，尚有下面这些性能：能自动和连续地用装在内部的标准电池来进行校准，灵敏度为 100 微伏，读出电压的平均时间为 0.75 秒，输入阻抗为 10 兆欧，准确度为 0.01%，可测量 0.0001 伏到 999.9 伏的电压。

（程孝宇）


图注 数字式直流电压表



雷达测量土地

利用雷达设备测量土地的方法，已在南非洲开始应用。两架雷达设备分置两地，发出的电波能测出它们之间的距离；用这种新方法测量土地，可使原来十个人的测量队费三个星期完成的工作，缩短到仅需一个小时内就能完成。

（超译）

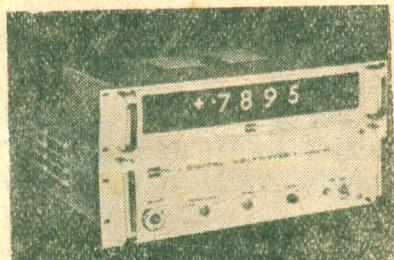




時代少 ?

WEISHIMA



2. 小王拆开一付电源变压器，发现铁片表面有些生锈，于是用小刀把铁片刮得亮亮的。这一刮就刮坏了。为什么？

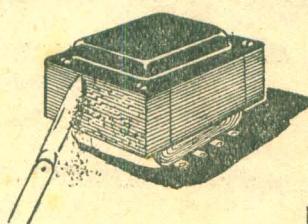
1. 新装一架交流收音机，试验时因人身和“地”间绝缘不好，机壳漏电，用万能表一量，漏电电压达450伏！超过电源电压，为什么？（贺 鸣）



3. 小陈在安装一个氧化铜整流器，焊接用引线很粗，小李看见了就建议他改用较细的导线，这是为什么？

4. 一部扩音机，配接了符合于它的输出阻抗和功率的喇叭，但接一个喇叭时声音响，接两个时声音轻。但稍加思索，噢，原来如此。您知道为什么？

（蒋燎文）

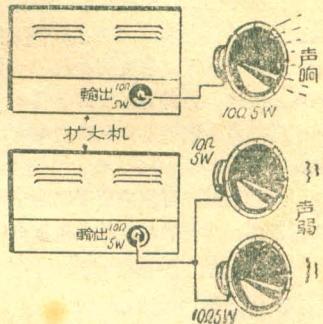

5. 检修收音机时，刚把电源切断，一不小心，被某一零件电击了一下，但用万能表量这个零件，又没有电，这是什么零件，为什么会有电？（郑 明）

★

第5期“为什么”答案

一、耳机所发的声音是否响亮，决定于耳机的阻抗是否与收音机的输出阻抗相匹配，阻抗匹配了，就可以从收音机的输出级取得最大的功率。一般矿石机或小型用耳机收听的直流收音机，它们的输出级阻抗都比较高，因此高阻抗的耳机就比低阻抗的耳机响亮些。耳机阻抗的大小常常和它的直流电阻成正比关系，所以耳机的电阻愈大，发出的声音反而愈响。这种情况不能以简单的欧姆定律来解释。

二、人手拿着收音机天线端，等于将天线加长，的确可以使声音大些，但是人体和地之间有电容存在，这个电容量加在天线线上再反射到调谐回路去，就会发生失谐，在短波段尤为显著，故此收音机就会无声或使声音减弱，必须重新调整调谐电容器才能增加音量。


三、铁的导磁率比空气好，照理在铁筒子上绕制线圈电感量是比纸筒的大的，但是铁筒上也将产生很大的涡流，使电能量被消耗掉，使线圈的品质因数（Q值）大大降低，结果得不偿失。只有采用高频铁粉心（镍基铁心）才能提高电感量和避免涡流损失。

四、如果天线离有线广播的传输线很近，音频电流会直接由感应作用传输到收音机去。其次有线广播站的功率放大线如有微弱的寄生振荡产生，能被音频电流调幅而在传输线上发射出去，在它附近的收音机便收到它的播音。

五、电源变压器在工作时，会有许多磁力线漏出来，而底板是良好的导磁体，这些磁力线将会沿着它分布开来，使某些电路（例如栅极和阴极的回路）受到感应产生和交流电源频率相同的交流声。如将铁心垫高，可以使漏磁的范围缩小，减小这种影响。

裝不响的 線路圖

这是一架直流再生式两灯机的线路图，线路有误。您知道它错在什么地方，能代为改正吗？

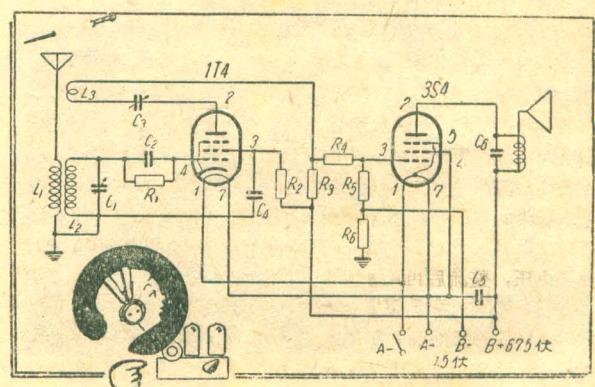



无线电问答

熊国庆问：按1957年8期26页所介绍的直流三管机线路试制了一部收音机，当电位器开到%时，就发出强大的嘶叫声，但将调谐电容器旋到容量较大的一边，叫声即停止，再把电位器向右旋到头也没有叫声。不知何故？

答：这是再生回路过强而引起的嘶叫声。因为再生线圈 L_3 和电容 C_4 的数值都是固定的，当调谐电容 C_1 转到容量较大时， L_3 和 C_4 的回路作用就相对的减弱，因此把控制再生强弱的电位器 R_3 顺时针转到头也不会引起嘶叫声；反之， C_1 转到容量较小时， L_3 和 C_4 的回路作用就相对的加强，因此 R_3 只顺时针转到%处即产生嘶叫声。在再生式收音机里面，高频端和低频端所需的再生力在控制再生作用的可变元件上的表现是不可能相同的，因此经常会产生再生力不平均或高频率嘶叫的现象。可适当减小 L_3 圈数、 C_4 容量或者加大 R_4 至500K试试。

梁高权问：三管再生收音机中调节再生的是一个10K的电位器，当调好以后，一会儿慢慢声音小了，或失真了，或者被别的电台所代替了，一定要再调整电位器或调谐可变电容器才能恢复。这是什么原因？调节再生时用电位器好还是用可变电容器好？

答：这是由某些因素引起的再生不稳定现象，例如控制再生的电位器接触不良、电源供给电压随时变化，天线摆动等。一般的再生机在收听较远电台时，需将再生力随时维持到振荡临界点以保证最大输出，上述因素的少许变化往往即可使临界点变动，从而影响输出的音量或音质，因此需要随时调整控制再生的可变元件或调谐电容器来维持准确的临界点。控制再生用电位器或电容器效果是一样的，不过电位器如果质量不好，容易引起转动杂音。

张旺远、白元亚问：电容器容量以“ P_f ”计算时是什么单位？如何折算成“ MMf ”？有的电容器上注明为10000CM，每一个“CM”合多少“ MMf ”？为什么电容器上会有“ Mf ”、“ P_f ”和“CM”等不同的容量单位？那一种单位的注明法较好？

答：“ P_f ”就是“ MMf ”即微微法，因此 $1,000,000 P_f = 1 Mf$ 。 $1 "CM" = 1.11 MMf$ 。例如 $10,000 CM$ 的电容器它的容量是 $1.11 \times 10,000 = 11100 MMf = 0.111 Mf$ 。电容量所以有不同的单位只是为了数字书写的简便，请参阅本刊1958年2期32页的启事。以“CM”为单位的电容器现在已少见，大多是以前旧产品。

郝弓问：本刊1957年11期16页“用充电法延长干电池的使用期限”一文中的整流器能否用电子管整流器供给电源？

答：原则上讲，用电子管整流器来代替硒整流器是可以的，但要考虑到以下几个问题：1. 电子管整流器的输出是单方向的，没有反向电流，反向电流对于复活干电池的作用尚待继续研究，因此它的效率是否与硒整流器完全相同亦须考虑。2. 普通收音机所用整流管输出电流较小，要用比较多的电子管并联或用钨氩管代替，不够经济。3. 普通收音机用整流管的起始正常工作的电压较高，如只充1.5伏的干电池，必须有较高的交流电压，整流后再用电阻降压使用。

王青问：我希望用一只6SN7的两个三极部分作为小型扩声机末级音频推挽式放大器。请问：1. 是否有较好的逼真度？2. 输出变压器初级及次级的圈数比怎样？扬声器内阻为5

欧。3. 屏压最好是？屏流多少？阴极电阻多少？4. 前级倒相及放大如何装置？5. 转出有多少瓦？

答：1. 有。2. 经计算输出变压器初次级圈数比为55:1。3. 屏压可用250伏。屏流每屏约9毫安。阴极电阻可用450欧。4. 可用一支6C5作单管倒相或一支6C5前级放大用变压器倒相均可。5. 最大输出约0.7—1瓦，音量尚不及用6V6作单管放大时响。（郑宽君答）

黄树清问：自制直流外差收音机，不知何故在中波段有一半不起振荡，在短波段有%不起振荡，经曝晒后稍好些，何故？

答：请测量屏极，帘栅极、及振荡部份阳极之电压看是否比设计时低了，线圈若系自绕请加多振荡部份的屏圈试之。振荡栅极上的栅漏阻值是否不符（一般为100K欧）。曝晒后稍好些，是因线圈受潮所致。

包正荣问：我想把电源变压器改绕适合1.5V灯丝的国产小型电子管（用1P1Π），这样好吗？

答：这样不好，1.5V的1P1Π等系直流通管，不适宜用交流电流来加热灯丝，还是选用6.3V的国产电子管如6P1Π等最好。

天津404邮箱问：怎样防止代B电无负荷时打穿输入滤波电容器。

答：在B正负极间接上一个泄放电阻即可，泄放电流有十几个毫安就可以了。阻值按B电压高低计算。

严华根问：有一只舌簧喇叭，线圈断了如何修复，怎样定“+”“-”极。

答：线圈可用40号漆包线绕在原有线圈架中至满就可以了，圈数没有太大的关系，拆用旧低周变压器的初级圈的线也可以。或买个成品线圈换上。接线不分“+”“-”极，因为固定磁铁不是在线圈的磁场中，不致因极性接反而影响磁力。焊接纸盆的铁丝可用细铁丝或一段大头针都可以。

张显忠问：我有个舌簧喇叭，不是马蹄形磁铁而是个方块的，用1957年第9期所发表充磁法充磁可以吗？

答：一般磁钢是可以的，但镍钴合金磁性体用充磁法就难以有效，你所讲方块磁铁可能就是这一类的。（曙光答）

许仁章问：拟按某电路选择另件装置收音机，但未注明励磁扬声器直径、励磁线圈的阻抗、输出变压器的变压比、初级线圈的阻抗等，应怎样选用？

答：一般收音机都是选用售品扬声器的，已有一定规格。通用励磁式扬声器可用直径125或200公厘的，励磁线圈的直流阻力约为2500欧，音圈阻抗3.5欧左右。输出变压器的阻抗需依功率放大管选择，通用的电子管都有售品可配用。

高加伦问：收音机的整流管和强放管离喇叭很近，工作时所发的高热是否会影响喇叭的永久磁铁失磁及收音？

答：不会影响收音，但能使永久磁铁日渐陈老。

薛巨贡问：电子管的栅帽或屏帽常易脱落，如何修理？

答：对于工作中不发热的电子管，可用沥青充满在管帽内加热胶合。发高热的，要用特制的“膠灰”。

王致正问：本刊1957年第4期“收音机电子管在扩音机中的临时代用”一文说：“6B8五极管作音频放大是为了应急临时代用”，但在第6期“一架自制的6灯超外差收音机”的编者按中又说“这机的灵敏度高是采用了6B8作音频放大之故”其间有矛盾？

答：没有矛盾。6B8是透截止管，作音频放大时失真度比锐截止式的大，故在扩音机中只作临时用以应急。但它的增益比三极管高，因而比一般采用三极管作第一级的外差机有较大的增益。（冯振本 邓煌然答）



編後的談話

当全国人民信心百倍地为实现技术革命而斗争的时候，无线电事业里不断出现新的成就。本刊这一期里介绍了我国首都在最近投入生产的大发射台，报道了許多無綫電工業的新产品，如国产七管半导体收音机新型的調諧指示管、旅行机的小型零件、太陽电池等。同时还介绍了陶瓷电容器的制造常識。

当我国开始实验性的电视广播后，实际上就是步入了超短波波段及调频广播的領域，从本期起今后我們將在介紹許多电视的材料的同时，也介紹一些调頻和超短波方面的常識和制作材料。本期介紹的“怎样使用电视机？”和“單管超短波收音机”、“看电视的最佳距离”是很实用的材料，对于目前还没有电视广播或即將有电视的城市讀者們也是極好的准备材料。

高效率的矿石机是广大农村讀者所关心的，这一期又介紹了一种适合农村使用的音量宏大的矿石机，这类矿石机本刊将陆续發表一些文章。

“沒有弦的琴—电琴”和“裝在飯盒里的二灯交流机”都是很有趣的制作材料。

本刊虽然从这一期增加了一些篇幅，但由于讀者要求日增，来稿拥挤，所以有許多既定的稿件都未能刊出，望讀者見諒。

为满足讀者要求，下期本刊将有“苏联的無綫電工業”、“一个电子管的誕生”、“国产电视机”、“自行車收音机”、“超再生机工作原理”、“电子管怎样放大信号”、“美多 563A、562 牌收音机”、“星火牌四用母子收音机”，“省电收音机和超再生收音机的制作”、“一种經濟的高效率矿石机”等。

更 正

1. 1958年第2期9頁圖10有誤，前置放大管的陰極电阻和旁路电容器不直接接地，应經分压电阻 R_2 接地。

2. 1958年3期12頁勘誤 第一、二行 1957年应改为1958年。

3. 1958年4期9頁圖1中6A2/7 第2脚陰極与机壳間的一段連線应取消。

4. 1958年第5期第4頁右11行“31250”应为“15625”。

封面說明

半导体——电子管的繼承者

以鎵(Ge)为代表的半导体，在电子学技术进入更新的阶段时，将是电子管的繼承者，半导体器件体积只有电子管的百分之一，寿命長十倍，經濟性却要强一百万倍！由于这些有决定意义的优点，半导体几乎滲入了科学、技术和日常生活的各个角落，它的实际应用的前景是無限广阔的。

1958年第6期(总第42期)


目 录

为第三顆紅月欢呼	(1)
北京新誕生一个大型發射台	吳俊瑞(2)
半导体电子学	陈达邦譯(4)
国产七管半导体收音机	
.....	上海宏音無綫电器材厂技术科(6)
旅行机的新零件	鍾衛民(7)
調頻信号的檢波	华蔭曾(8)
怎样使用电视机？	(10)
單管超再生超短波接收机	朱贊星(12)
看电视的最好距离	朱邦俊(12)
用載波傳送有綫广播的試驗(二)	罗鹏搏(14)
怎样录制农村节目？	鴿 声(16)
“母子收音机”	徐自成(16)
魚羣探測器	(17)
陶磁电容器	洪 鍾(18)
談談再生	(20)
兩種供农村使用的矿石收音机	哈尔滨手工业联社(21)
不用弦的琴——电琴	吳桓基(22)
6E1Π-K 国产新型調諧指示管	啓 明(23)
裝在飯盒里的交流二管收音机	世 堯(24)
簡單的自動音調补偿器	李思智譯(26)
修理隨筆	严豆兒(26)
耳机做电唱头	徐华亭(26)
增强低音的回輸电路	胡大忻(27)
資料 牡丹牌101型交流5灯中短波收音机	(28)
中苏牌交流5灯中短波收音机綫路圖	(28)
在無綫電工業戰線上	(29)
电源——(III)	梧(30)
簡單的會議電話机	(32)
世界之窗	(33)
“为什么？”	(34)
無綫電問答	(35)

編輯、出版：人民郵電出版社
北京東四六條十三號
電話：4-3056 电报掛號：04882
印 刷：北京印刷廠
總發行：郵電部
訂購處：全國各地郵局
代訂、代售：各地新华書局

定价每册2角
預訂一季6角
1958年6月19日出版 1-109,050
上期出版日期：1958年5月19日
(本刊代號：2-75)

电容器容量的计算

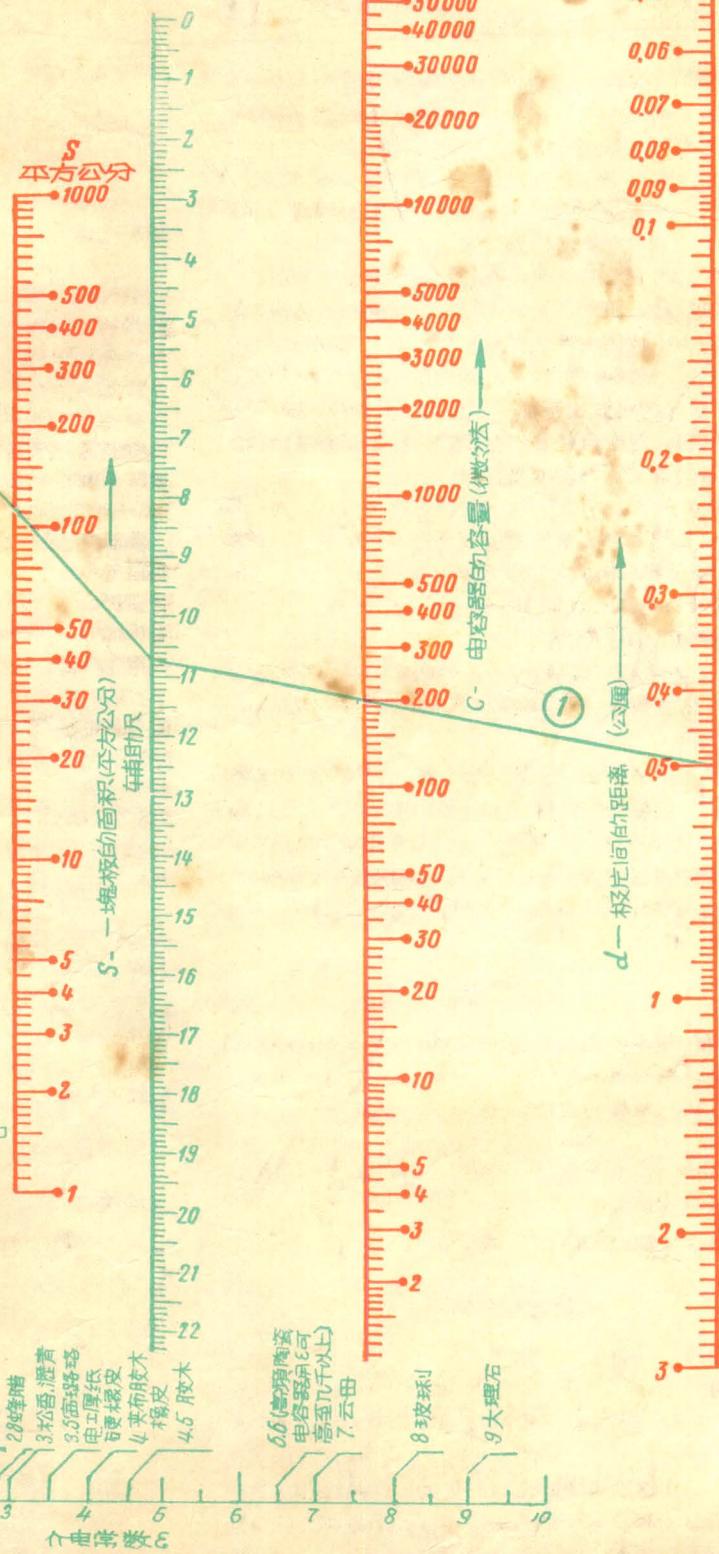

新書預告

趣味無線電工學

苏联列維廷·庫巴爾金著

估價 1.10 元

本書是以生动有趣的方式来阐明無線電工學中的各种現象和實質，目的是帮助初學無線電的讀者理解和掌握無線電工學。

電波與天線(上冊)

謝处方著 估價 1.50 元

全書分上下兩冊，上冊是電波部分，分为兩篇，第一篇是電磁場的理論，从向量分析開始，介紹靜電場，穩定磁場，交變電磁場的基本概念，電磁波的反射、折射和輻射的理論。第二篇是電磁波的傳播，包括地波與天波的傳播理論，各種波長無線電波的傳播過程及其特点，電場強度的計算方法等。

扩音机

程权著 估價 1.90 元

本書主要講扩音机的一般工作原理，計算，安裝及其附屬配件的原理数据等，共分十八章除對电压放大，功率放大，音調，音量調節，負回授等敘述較詳細，對電聲器件如話筒拾音器、馬達、揚聲器及音頻變壓器等亦有詳細介紹，並介紹了扩音器一般檢修及揚聲器佈置等。

少年通信兵

雷达萍著 估價 0.30 元

本書以通俗淺近說故事的方式介紹有線無線通信的常識；介紹了自古以來的通信發展簡史。此外並向讀者介紹一些業余通信的方法，如怎樣掌握電碼，如何打報和電報通信機械是怎樣工作的，以及如何自制簡單的電報通信機械等等。

業余無線電問答

苏联特羅茨基著 估價 0.44 元

本書是根據苏联“無線電雜誌”及“無線電俱樂部”的許多業余無線電愛好者的來信中整理加工而得。一部份是適合於初學的，一部份是適合於較有經驗的業余者的。書中包括一般收音機常識，原理，各種業余無線電線路以及收音機調整和修理等。

(以上各書將於 7 月出版)

人民郵電出版社出版

怎样使用万能表

張文浩著 估價 0.20 元

這本小冊子首先是介紹一般萬能表的工作原理，然後逐次分述作各種測量(如電壓、電阻、電流測量)的方法以及做測量時應注意事項。最後還講了一些萬能表的普通檢修及特殊用途。

常用收信電子管應用手冊

日本無線電實驗雜誌社編

估價 1.00 元

它是一本業余無線電愛好者參考用的工具書，書中介紹了五六十種代表型的收音電子管的特性，管腳接線，每種電子管的類似管以及其各種應用電路，每個電路中各零件的數值和電路的注意事項和優缺點也都有簡要說明。

超高頻電子管

陸謹祚著 估價 2.40 元

這本書是繼超高頻技術的第二本，可以與超高頻技術結合起來讀。書中以電子管為重點，專門講述超高頻技術中所用的電子管，從理論開始一直到應用，共分六章首先講述靜電控制的電子管如盤封管等，其次講述速調管，反射速調管，磁控管，波管，氣體放電管等。

晶体管譯叢(第二集)

中國科學院第二電子學研究所編

估價 1.40 元

本集譯自蘇聯“電信”、“無線電技術”、“無線電技術和電子學”三種雜誌，共選論文 22 篇。中心內容是研討半導體管放大器和振盪器電路。

速調管

美國克尼波等著 估價 1.20 元

這本書專門講速調管的原理，構造應用等，講得很詳細，是一本世界名著，很適合大學無線電系師生的參考也很適合從事微波無線電的研究人員及工程師們參考。

反射速調管

美國克尼波等著 估價 1.30 元

本書專門講反射速調管的原理，構造及應用，講得很詳細，可供大學無線電系的師生學習參考，也可供無線電研究人員及無線電工程師學習參考。

(以上書籍約於 9 月份出版)

新华书店發行