



无线电

WUXIANDIAN

8  
1958

# 行見萬馬奔騰共載

XIANJIAN WANMA BEI  
WUXIANDIAN GONG YI



鼓足干勁，力爭上游，多快好省地建設社會主義的總路綫照耀着整個中國生產和建設的每一個角落。年青的無線電——電訊——電子學工業在它的光輝下也顯得異乎尋常地越發生氣勃勃，精神抖擻。集中領導，全面規劃，分工合作的條件下，中央與地方並舉，大中小型企業並舉，對於無線電工業是一個特別合適的公式，全國也都來辦無線電工業。無線電技術原就擁有以千萬計的业余愛好者，破除了迷信以後，任何一個愛好無線電技術的群眾將有更多的機會推動無線電電子技術向前跃進。中國的無線電工業在黨和國家的加意关怀下，從無到有，已經初步具备了基礎，几年來的速度已是很快了。但是生產還遠遠不能滿足客觀要求，什麼時候才能使我們的無線電工業够得上一個現代富強國家應該有的那種規模呢？我們今天像是駕着六匹駿馬的快車，車是快了，但載重量還是不多。總路綫像一把金鑰匙打開了人們思想上的枷鎖。給無線電工業增加了無限的動力，更多的群眾也投入了這個工業的建設隊伍來。無線電工業從此就好像是跨在萬匹奔騰跳跃着的駿馬背上，以最高的速度輕快地飛躍前進。滔滔滾滾的無線電電子工業產品，將如無數鮮花，開遍在祖國的大地上，讓人們的生產勞動文化生活帶上一層分外艷麗的光彩，把社會主義中國的經濟和文化推向更高的頂峯。

在今后若干年時間內，無線電工業將帶給中國人民一些什麼東西呢？讓我一起走入一個想像的圖畫中，看一看那時中國人民勞動生活的一個側影。

……軋鋼機上按着電子自動調正設備，根據成品的厚度變化，精確地控制壓車上的壓力，使廢品根本消失。機床上也有的安着電子控制機，按預定的程序，切削形狀複雜的產品，由於自動操作和使用了靈敏的電子裝置，廢品幾乎沒有了，生產速度也提高了。

所有的工廠里都利用着同位素，超聲波和高頻電熱等設備，執行着檢查、加工、處理等功能。這些也都是用電子設備來實現的。

調度長以至一個起重機的操作員面前，都擺着電視機的顯像屏幕，使他能注視着每一個關鍵工序，或者隱蔽地區的情況。

水利樞紐的操作員注意着面前的活動圖表，運轉手頭的許多按鈕，通過電子遙測遙控設備，調動每一個無人管理的閘門和每一個渠道的流量和水位。

電力網上安裝了利用微波中繼站和高壓線上的載波設備的遙測系統和遙控系統。電力工作者坐在集中的樞紐站里掌握着全面的情況，調動全電力網上每一個水力、火力和原子能的發電站發出的電力，送到最需要的地方。原子電站里安着極其複雜的整套電子儀器，精確地控制着原子爐中的反應。

全國到處縱橫地鋪設無數電纜，像人類的神經一樣密密麻麻地把所有主要城鎮緊密地連結在一起。特別在難於鋪設電纜的地方和邊遠地區，到處看到拋物面的反射體，都是些微波中繼站的天線。每條線路上通着成千對的電話，廣播和電視節目也都連串在一起了，在廣州的人也能看到北京節日的熱鬧景象。在長途通信上大量使用多路載波線路。有些長途電話也可以直接撥號接通了。一些重要的單位撥一個號碼就可以用電傳打字機和另一單位直接通電報。

飛机场上的調度員注視着雷達屏幕手搬着按鈕，呼喚着近處的每一架飛機，告訴它應飛高一些，低一些，左轉，右轉，在那個跑道上降落。飛機上裝着在現在還沒有廣泛使用的最新式盲目降陸設備，就是在伸手不見五指的霧天，也能安全降落，萬無一失。

# 無綫電工業飛躍前进

羅 霖 霖

WU XIAN DI GONG ZAI  
FEI YUE QIAN JIN

远程的航輪雖然在沒有星辰的夜里，一样能用電子管設備精密地測定自己的位置。航輪和漁輪上都有無綫電雷達設備，能隨時進行聯絡，預先知道天氣變化，即令在大霧迷天時也能安全航行。漁船上都有水聲設備，探測魚羣。

農民們在每個工作隊辦公室或麥場上傾聽着有綫廣播，農民們都叫他做“先知道”。這些“先知道”隨時告訴他們那裡又出現了新農具，那裡又有了先進經驗，鄰區的勞動競賽正在如何熱火朝天地進行中，是不是要有暴風雨或者是霜凍。許多農民的家里也裝上了省電的半導體收音機，能够直接聽到中央的每一個重大号召，或者收聽農業技術講授。每個社中間，社與社直屬單位之間，都有了電話，供接洽工作，互相商議怎樣互相配合耕作，或者向上級請示報告。

探空儀和氣象雷達告訴氣象工作者到處的氣象情況，複雜的電子計算機在幾分鐘到幾小時內就算出了各地一天的、一季的，乃至一年的氣象預報，讓全國的農林水電工作者都能有計劃地為完成任務安排工作。許多巨型工程上的複雜計算，和科學上新提出的難題，用人力解決是無法想像的，但是用電子計算機都能解決了。

科學技術研究工作和工業試驗中絕大部分的儀器全都電子化了，因之就能非常精確地測量出極其微弱的現象。並且因為用了電子技術許多量測過程都變成了自動化的了。按鈕一按，數字就自動地在面前顯示出來。電子顯微鏡和巨大的無綫電天文望遠鏡不斷地揭露著微觀世界和大宇宙的秘密。由於利用了無綫電波，使全國的大地測量達到從來沒有過的精確的程度，而且萬里之間，瞬息就得到了答數。

宇宙空間的飛行體滿裝著各式各樣的電子儀器，不斷地發出無綫電信號，佈滿全國地面上的完備的收聽網收到它們，雷達站測定它的軌跡，用電子計算機和其他電子設備加以分析。提供了不可以數計的宇宙知識。

醫生們用靈敏的電子儀器來追查示蹤同位素原子在人體中旅行的路程，因而找出病源所在。醫學院的學生們可以在遠隔手術室的課堂里，利用五彩電視看到著名的外科醫生做複雜的臨床手術。

孩子們在五彩電視機里看到五一節遊行的隊伍，文艺大軍服裝顏色如此鮮艷，化學試驗中一滴酸滴到試管中立刻看到紅色消失……

采礦、探礦、輸油、煉油、森林的養護和采伐，公路和鐵路運輸，食品和纖維的生產和加工……到處都使用著無數的電子量測、通信、觀察、控制、加工、處理……的設備。


守衛在祖國邊境上的英勇士們配備了極為充足的現代電子設備和通信設備，還有各種用電子技術控制的自動化和半自動化現代武器，時刻警戒準備着，對任何時間來侵犯我們的有現代武裝的强大敵人，給以痛擊。

讀者們，中國的無綫電工業從解放以來增大了幾十倍，但是目下還只能說是有了一个初步的基礎，還有多久才能把我們的國家裝備到前面所描寫的這樣程度呢？自然這主要看人們是不是鼓足了革命的干勁地在做，是不是採取積極的措施了，但我們可以斷言，那將不是渺茫的未來，而僅是不久的將來。

建設事業的躍進帶來了需要，材料工業部門躍進給無綫電工業躍進帶來了條件，總路線規定的中央與地方并舉和大小并舉給無綫電工業開辟了廣闊的道路。生產和創造的熱潮衝進了學校和研究所……。更重要的是無綫電工業技職工人們的思想大解放，思想大躍進，紅專問題的正確解決，到處插紅旗，政治掛帥，破除對技術的神秘觀點，結合周圍形勢的巨大變化，生產力和創造性突然間得到了一個大解放，人們看見了羣眾中最偉大的智慧和力量。

去年開始到現在發生了許許多引人注意的事情，舉幾個例子來說明一下：北京廣播廠和清華大學，廣播事業局合作設計製造成功了中國第一座電視廣播台。有一個工場在陳舊簡陋的厂房里製成了各種複雜的超高頻電子管。一個房子還沒有建好的工業科學研究所也已試製出了幾種超高頻電子管了。另一個工業科學研究所在七一獻禮拿出了60多種產品，其中有超小型硼炭電阻和超過世界文獻紀錄的超小型薄膜被金屬電容器等。晶體管的

(下轉第20頁)

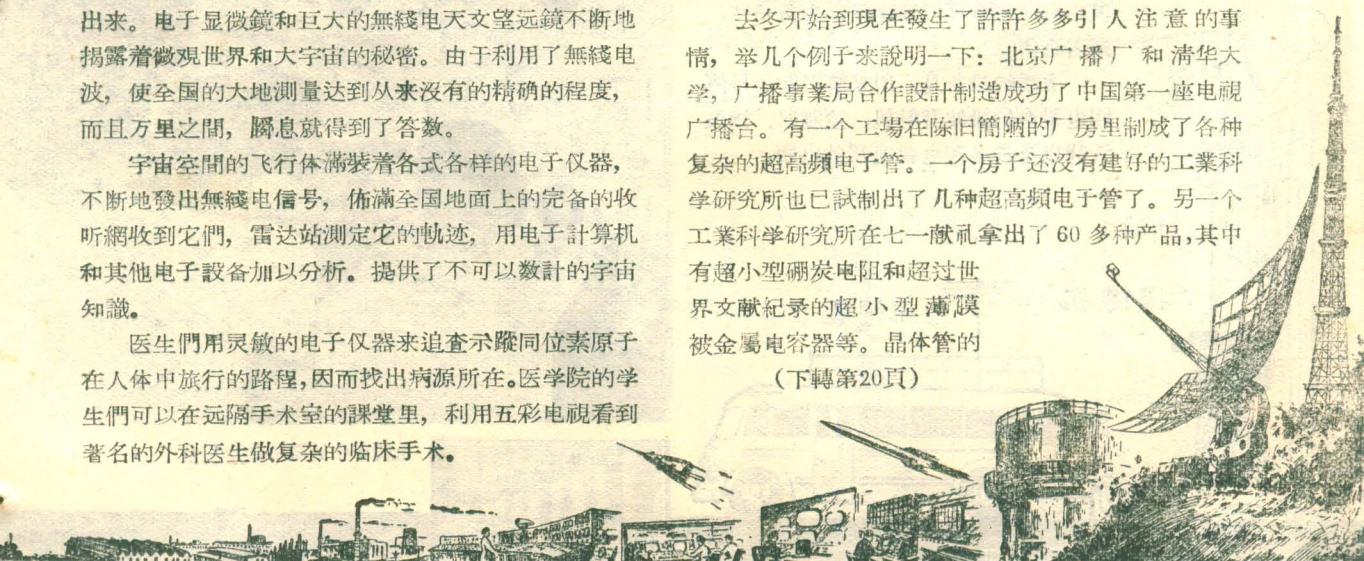

# 劇場——電視台——熒光屏

電視轉播是怎样進行的？

吳 賢 紜




北京电视台正在北京首都劇場轉播名劇“關漢卿”

北京电视台實驗廣播以來已經轉播了好幾次戲劇演出和運動比賽。首都的球迷曾經在電視接收機的熒光屏上欣賞過“北京”和“八一”兩隊所進行的籃球比賽。當攝像機的鏡頭盤隨着飛奔前進的運動健將橫扫全場的時候，坐在接收機前面的人們不禁跟體育館內的觀眾同樣地緊張起來。

將這些場面傳送到熒光屏上的方法，原則上同電視台內演播的一樣，只是由於增添了一道轉播手續，要多加些設備。

台內演播時需要哪些設備，已經在本刊今年五月號里介紹過了。可以說，演播室、導演室、調節室和控制室的機件，轉播時大多用得上，只是其中有一部分可以簡化些，少備一些，或者合併。

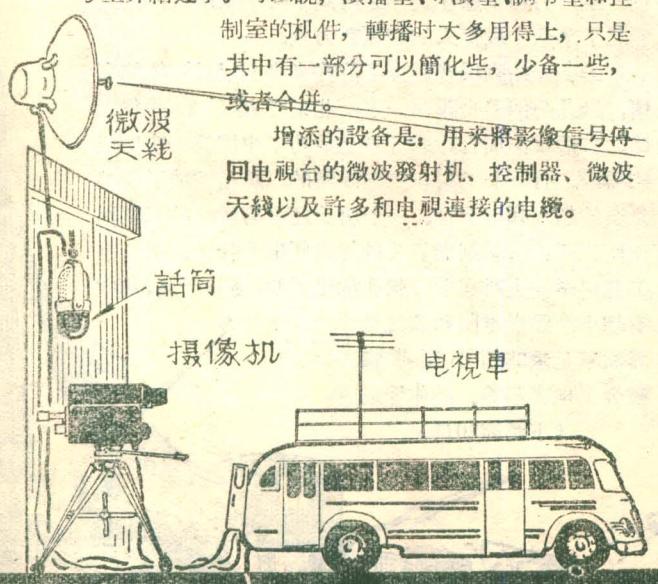增添的設備是：用來將影像信號傳回電視台的微波發射機、控制器、微波天線以及許多和電視連接的電纜。




現在北京电视台用的電視轉播車，外形跟普通的大客車差不多，它是用國產解放牌貨車底盤改裝成的。

車內可以分四部分，依次是：駕駛室、導演室兼調節室、控制室和電纜室，它們彼此之間隔開，但除了末尾的電纜室以外，中間都有門可通。駕駛室里設有供播音員使用的桌子和椅子，必要時可以在此插進解說。電纜室里容放着大大小小十四盤電纜，還有一些其它連線。在第二小間里，導演、影像和伴音調配員並排坐在三位調節員後面，能够直接看到調節員控制台上的監視器里的圖象，進行將影像和伴音信號加以放大、轉換及其它處理的工作。

這一間的後面是控制室。裡面所裝的機件比電視台控制室里的要少，不過已經足夠使轉播工作正常進行了。

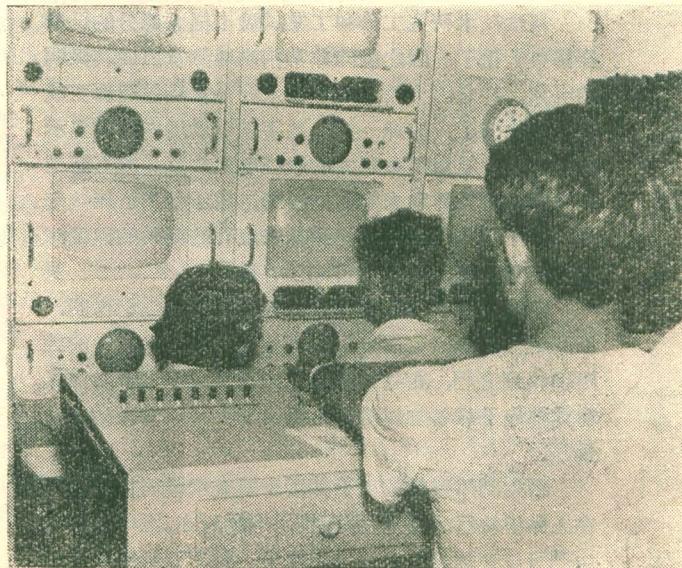上面所說的都是些固定裝置的設備。還有一些得搬到拍攝現場去的東西，如攝像機、話筒等，平時放在車身兩側的小櫃子里。




電視車中的調節員控制台

一般是将摄像机这样布置的：在剧场转播时，一部放在观众席中央后方，另外两部分放在观众席左、右方（其中一部可能放在楼上）；在运动场转播时，一部放在观众席正中，另两部分分别放在双方的球架或球门附近（旁边或后方），有时在车顶平台上放一部。三位摄像师听从导演的指挥来拍摄。摄得的影像信号通过电缆传到调节员控制台，由调节员不停地将它们作种种处理。摄像机用电缆和转播车连接。

从这些过程看来，似乎转播和台内演播之间并没有什么区别。的确，这两者间的差别就在于拍摄实况时所得的影像和伴音信号要设法送到电视台里。伴音信号一般是利用电话局的两对电话线，送回去的。影像信号的频率高，通过电话线时会受到很大损失，所以只能利用微波发射机传送。



导演(左)正在电视车中指挥转播

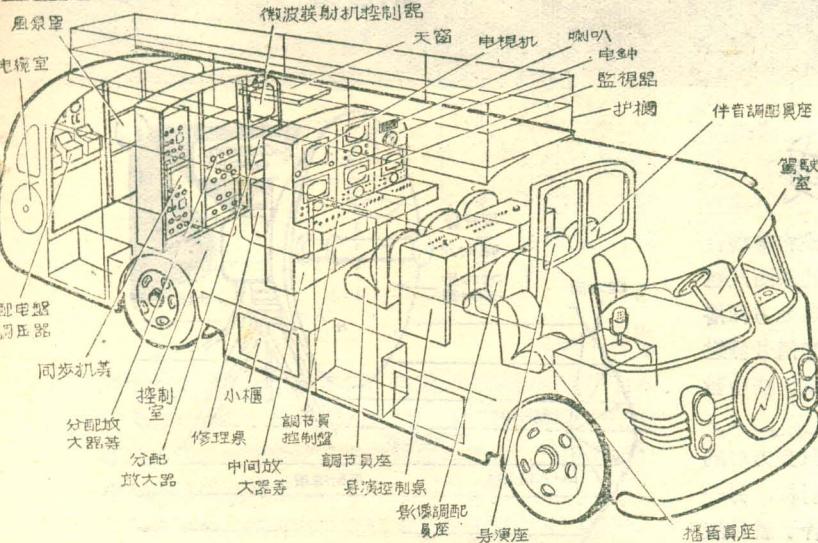

微波是波长极短、频率极高的电磁波（这里使用的是频率约为7000兆周/波长约为4.3公分的微波）。为什么要利用它来传送呢？这是因为：


首先，发射机和天线的尺寸同所发送电磁波的波长有关，波长越短，发射机和天线可以做得越小。一般中波、短波发射台的天线，不是高度在几十公尺以上，便是面积占了一大片，而且要用铁塔、钢管或木杆支起来。这显然是不能供流动转播之用的。现在用的微波天线是一个像铁锅似的简单东西（术语叫“抛物面反射器”），直径只有1.2公尺，而且是用铝合金做的，轻便得很。微波发射机也只有小型手提箱那么大小。车内放了两套微波发送设备，要是带短波发送设备的话，开出几辆汽车也不见得装得了。

其次，微波可以用合适的反射器（如抛物面反射器）聚成很细的一束。大家知道，一般中波广

播台是将电波向四面均匀发送的，而微波则是集中在很窄的一个角度内，只要电视台的接收天线对准了发射电波束，就几乎能把全部能量收受下来。跟均匀地向四面发送相比，这等于提高了发送电力。这一提高倍数称为“天线增益系数”。目前所用的抛物面反射器的增益系数差不多是4000，因此，虽然微波发射机的输出功率只有0.1瓦，实际却等于400瓦。发射机只需要输出这么少的电力，它的尺寸、重量自然就大大减小了。

微波发射机和反射器装在一付三脚架上。由于微波有直线传播的特性，发射机需要放在能够直接看见电视台的地方。发送、接收两个抛物面反射器应该对准并且固定好。这一步调准手续是很麻烦的，弄得不凑巧，可能两边对上半天还接不上头。

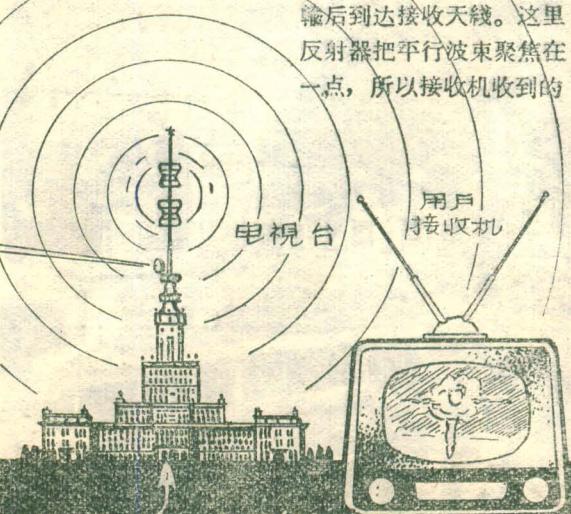转播车内的线路放大器把经过处理的影像信号送到微波发射机里，使载波受到调频作用，经过微波传输后到达接收天线。这里反射器把平行波束聚焦在一点，所以接收机收到的



北京电视台的电视车

电波又给增强了许多倍。影像信号在接收机里被检波出来，恢复原状，然后加到影像信号发射机里去。当台内、外节目穿插播送时，复原了的影像信号先送到控制室。


影像信号发射机同平常一样地工作，就把实况节目发送到各个接收机里去了。


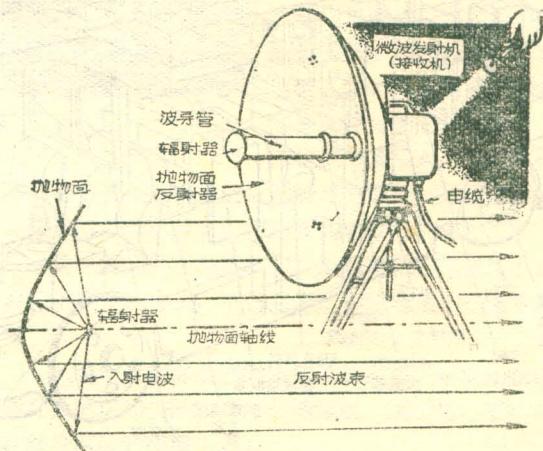
## 微波天线

在雷达车的蓬顶上，电信局的屋顶上或在电视台的大楼顶上，常常可以看到一个像铁锅似的东西，这就是“微波天线”。电视台在剧场、体育场等地方转播演出、比赛时，就用这种设备把电视的图像信号发送到电视台，然后由电视台再发射出去。微波天线由发射电磁波的辐射器和抛物面反射器构成。

抛物面反射器中央挖了一个孔，有一只长方形的金属管子穿在里面，管的一头连到微波发射机，另一头跟一块像半只皮球似的凹面焊住。这一管子就是波导管，它能把电磁波从发射机引导出来。在靠近半球




面的波导管的两个侧面上开了两条缝。电波从缝内迸出来，射到半球面上受反射，然后投向抛物面。由于半球面放在抛物面的焦点上，所以向各方发射的电波投到抛物面后便被反射成近乎平行的一束（有些像手电筒射出的光柱的样子）。严格说起来，波导管上开的缝隙才是天线，常称“辐射器”因为它直接把能量辐射出来。把反射器叫作微波天线是俗称。

假使反射波真正成了平行的一束（只有辐射器是一个点子的时候才是这样），那将是再合理想不过的了。因为接收和发射天线只要形式相同并且完全对准，发射机发出的电波便将全部被接收到。实际上，从反射面出来的电波束多少要散开些，因此有一部分能量射不到电视台。

微波发射机和接收机都分别直接装在反射器的背面，并且合装在一付三脚架上，可随需要而立在不同位置。  
(吴贤纶)

屋顶上电视转播用的微波天线

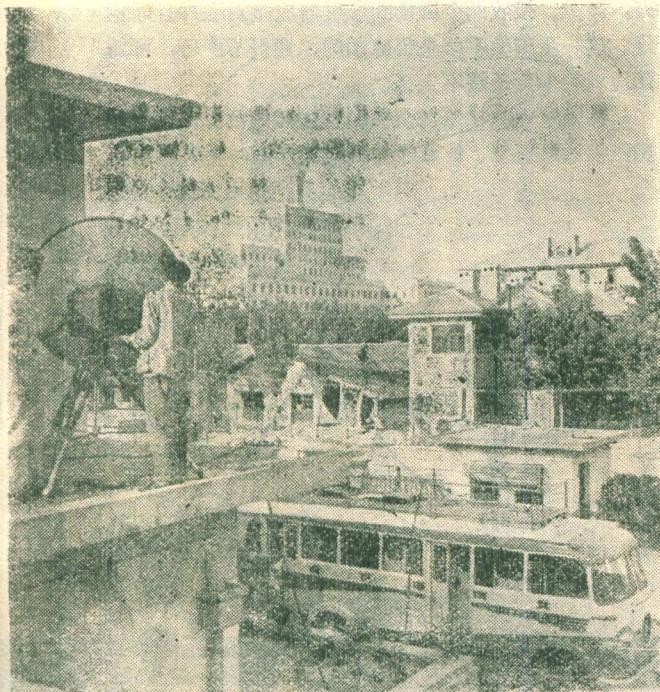


# 超再生工作原理

## Chaozaisheng Gongzuo yuanli

朱邦俊

超再生机实际上就是工作在間歇振荡状态下的再生式接收机。再生机在公尺波波段沒有足够的灵敏度，而且在最高灵敏度的工作状态下，即在靠近振荡点工作时非常不稳定。超再生机在公尺波波段工作得比再生机稳定得多，同时灵敏度也非常高，在接收微弱信号时的放大率达几十万。

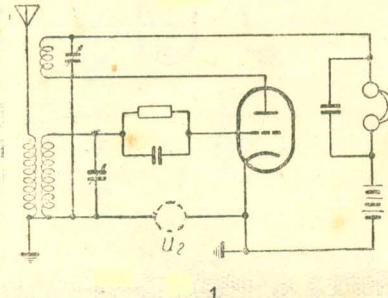在介紹超再生机工作原理以前，讓我們先来看一下再生机(圖1)調諧回路中發生振荡的过程。



1

### 再生机中的振荡过程

我們知道，再生式收音机的再生(正回授)作用等于減小調諧回路的电阻，也就是在調諧回路中引入一个“負电阻”。如果引入的“負电阻”等于調諧回路的損耗电阻，那末回路的总电阻便等于零，回路中便产生不衰減的高頻振蕩。


当再生机刚开时，回路中的振荡幅度开始增大，增大的速度跟回授量的大小有关(見圖2中1到2的一段)；等到把机器关掉，回路中的振荡幅度开始逐渐減小以致停止，減小的速度并不等于增長的速度，而决定于回路的品質因数Q(圖2中3到4的一段)。

再生机产生固有振荡的原因是被某一微小的起始电压 $U_0$ 所激励而引起的，这个起始电压可以是剛接通电源时的电冲击，可以是频率等于調諧回路諧振频率的外界电压，也可以是在电路中始終存在的、由导体

中电子热騷动所产生的微弱电压——噪声电压。因此，可以肯定，不管起始电压来自何处，調諧回路中一定会产生固有振荡。
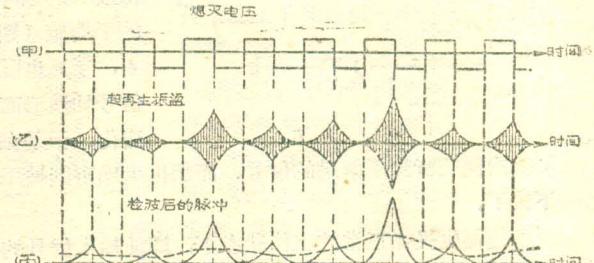
### 从再生机变成超再生机


如果在柵極上加一个频率比固有振荡频率低得多的电压 $U_2$ ，如圖1中虛線所示。当电压 $U_2$ 在正半周时，柵偏压減小，电子管运用点移到特性曲线上互导很大的部分，再生机便产生固有振荡。当电压 $U_2$ 在负半周时，柵偏压增高，运用点移到特性曲线上互导較小的地方，再生机便停止振荡。由此可見，在电子管的柵極上加一个交变电压，使电子管的偏压增大或减小，即改变电子管的运用点，便能控制固有振荡的产生和熄灭。我們称这种間歇振荡的再生机为超再生机，控制电压 $U_2$ 为熄灭电压，而称熄灭电压的频率为熄灭频率。



3

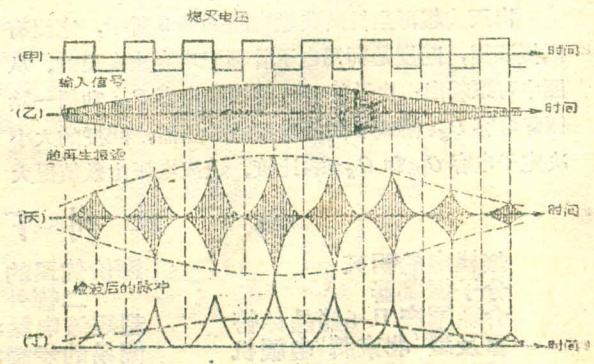
### 超再生机的工作原理

为便于討論起見，假設所加的熄灭电压为矩形电压(圖3，甲)。当熄灭电压在正半周时，作用在电子管柵極上的柵偏压不大，并在正半周內保持恒定的数值，如果这时外界沒有信号输入，固定振盪就在噪声电压的激励下發生。作为起始电压的噪声电压愈



4


• 5 •

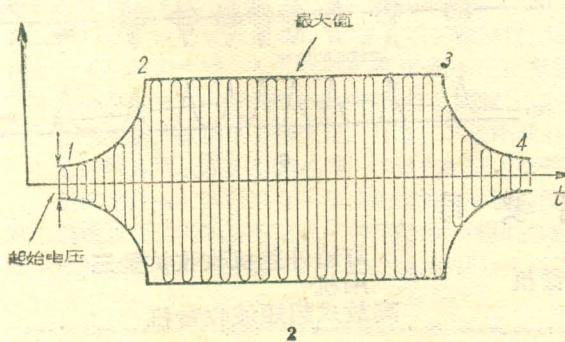

2

大，所發生的振蕩也就愈強。由於噪聲電壓是雜亂沒有規則的，在每一瞬間的數值都不相同，因此在各個正半周內所發生的振蕩的幅度也不相同（圖3，乙）。當熄滅電壓轉換到負半周時，作用在柵極上的偏壓變得很大，自激條件被破壞，振蕩便消失。這樣，超再生機便按照熄滅電壓的頻率出現許多幅度不同的高頻固有振蕩（超再生振蕩），它們經過檢波後成為大小不同的脈衝（圖3，丙實線）。這些脈衝本身經過耳機時是聽不到的，因為它的重複頻率等於熄滅頻率，而熄滅頻率通常是超音頻。但是脈衝的平均值（圖3，丙中以虛線表示）變化得較慢，因而在耳機中能聽到嘶聲——超再生噪音。

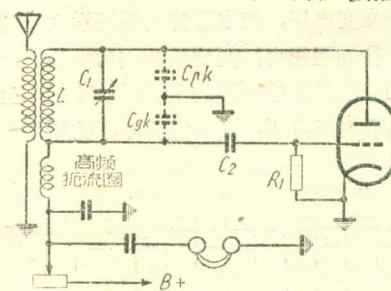當輸入信號大於噪聲電壓時，超再生固有振蕩就不再由微弱的噪聲電壓引起，而是由較強的輸入信號引起。這樣，超再生振蕩的最大振幅便決定於輸入信



5

耳機內便能聽到所傳送的信號，而超再生噪音則被壓下去了。

超再生機在正常的工作狀態下，即使輸入信號的振幅只不過幾微伏，但是超再生振蕩的振幅却可以達到幾伏，也就是說超再生機的放大率達幾百萬，而且放大率和電子管的放大特性沒有多大關係。

超再生機有兩種，一種是用獨立的振蕩器來產生熄滅電壓的，另一種是由本身來產生熄滅電壓的，稱為自滅式超再生機。自滅式超再生機簡單、經濟，效果良好。

#### 自滅式超再生機

自滅式超再生機的典型電路如圖5所示，它沒有回授線圈，回授是利用電子管極際電容來實現的。從圖中可以看出：電子管屏一陰極際電容  $C_{pk}$  和柵一陰極際電容  $C_{gk}$  構成了回授電壓的分壓器，回授的大小決定於電容  $C_{pk}$  和  $C_{gk}$  的比值。熄滅電壓由數值很大


的柵漏電阻  $R_1$  和柵極電容器  $C_2$  產生。

當產生振蕩時，在電子管的柵極上便出現一個交變電壓，引起柵流，使電容器  $C_2$  充電（接柵極的一端為負）。由於回授很強，振蕩的幅度增大得很快。又因為電容器  $C_2$  的容量很大，電容器充電的速度很慢，以致振蕩幅度能在柵極因電容器  $C_2$  充電而獲得顯著的負偏壓以前就達到穩定值。換句話說，在自滅式超再生機中，振蕩幅度的整個增長過程幾乎是在柵偏壓為零的情況下進行的，所以振蕩的幅度很大。

隨著振蕩幅度的增大，柵流也跟着劇增。當振蕩幅度達到穩定值以後，電容器  $C_2$  便開始迅速充電。結果柵偏壓也迅速增加，直到自激振蕩被破壞，振蕩開始衰減為止。

振蕩開始衰減後，柵流便沒有了。電容器  $C_2$  便通過電阻  $R_1$  放電。隨著電容器  $C_2$  的放電，柵偏壓便逐漸減小，電子管運用點的互導增加，因此當柵偏壓減小到某一數值時，又能重新滿足自激振蕩的條件，輸入信號又能引起超再生振蕩。

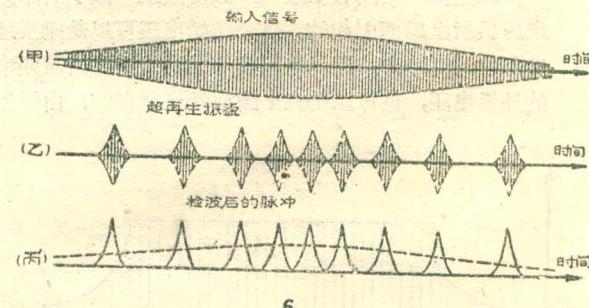輸入信號的幅度愈大，則它引起超再生振蕩的作用就愈強，下一個超再生振蕩就發生得愈早。超再生振蕩增大至最大值所需時間決定於柵流使電容器  $C_2$  充電的時間，因為電容器  $C_2$  上的電荷絕大部分是在振蕩幅度達到最大值以後累積起來的。因此，很明顯的，超再生振蕩經過檢波後所得的平均值（圖6，丙）跟超再生振蕩的重複頻率有關。重複頻率愈大，檢波後所得脈衝的平均值愈大，重複頻率降低，脈衝的平均值也減小。結果所得的低頻振蕩的波形並不完全和輸入信號波形相符，有若干非線性失真，但是它的工作穩定，且有自動增益控制的作用（輸出低頻電壓的幅度几乎並不依賴於輸入信號的幅度），效果不差，因此常為無線電愛好者所採用。



6

#### 本刊下期要目

無線電的明天

分子振蕩器

介紹國產Pi-6鋐晶体管

普及型“北京牌”電視機

1F1、2F1揚聲器

廉价优良的

二管外差收音机

超短波電話机

簡易的步談機

最簡單的中頻校准器

5 灯超外差机改收扩录三

用机

高放式超短波收音机




# 超再生式短波单管机

林

大家知道，再生式检波所以灵敏度高，是由于在再生检波器的屏极回路中加了一个再生线圈供给正回馈，将放大的高频电流叠加于栅极回路中，因而减少了电路的损耗，提高了灵敏度和选择性。但缺点是再生力过强会发振荡，以致不能收音。超再生式检波器则需要很强的再生力，并利用加在栅极上的超音频交流电压的间歇振荡而完成检波工作，充分地利用了本身的振荡能量，因而它的灵敏度远较再生式检波为高。

超再生式检波器的形式各种各样，这里介绍一种较简单的，线路如图1所示。这里，超音频交流电压的间歇振荡是利用并联于栅极电容器 $C_g$ 的栅漏电阻 $R_g$ 上产生的电压降及栅极电容器的周期性（超音频）的充放电而产生的。由实验测得 $C_g=0.0001$ 微法， $R_g=5$ 兆欧。

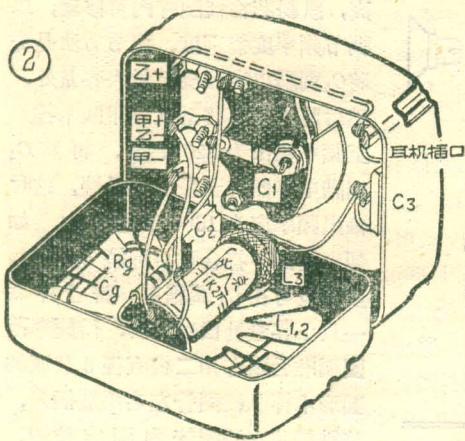这架收音机系采用三点式线路，装置时无再生圈接反而生负反馈的毛病。适当的配好再生力，可省去再生可变电容器，调节时可象调节超外差式收音机一样方便。




电子管用小型管1K21，1B21（1T4，1S5），全机可做得很小装在一个肥皂盒子里（如图2）。

机中所采用的零件都应质量较好的。固定电容器 $C_g$ 、 $C_1$ 、 $C_2$ 都用云母介质的。调谐电容器 $C$ 在这里乃用纸质绝缘式的可变电容器，把它拆去五片，只剩下二片动片和二片静片。

调谐线圈 $L_1$ 和再生线圈 $L_2$ 均用直径为0.8毫米的纱包线（或漆包线）同绕于一块十五齿的蛛网板上。 $L_1$ 和 $L_2$ 各占蛛网板的一半，绕时隔二齿缠一次，顺序缠。 $L_1=4.2$ 圈，从蛛网板里面绕起，线头为1，中心抽头为2，再并绕9圈为 $L_2$ ，线尾为3。蛛网板可用厚纸板剪成（图3），并放在石蜡里浸过，否则会因受潮而使收音机的效率大减。 $L_3$ 是高频率扼制线圈，它的数值用10毫亨，用4.5毫亨也可以（可用较细的漆包线自己绕制）这个扼制圈可套在电子管顶上兼作保护电子管之用。并联于耳机两端的 $C_2$ 不可省去。


这种收音机最好不用天地线，以免影响别人收音。

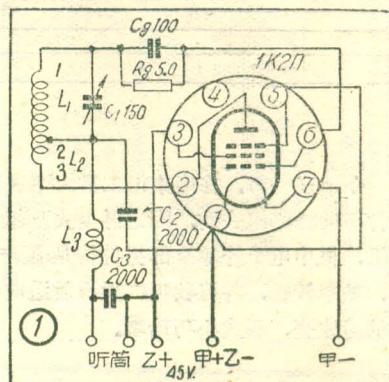超再生式检波器只适合于接收超短波及短波波段广播，它曾一度为超短波收音机的主要型式，但是超再生式检波器并不适合于接收中波波段广播。对于频率较高的一段，勉强还可以，惟调节较难。



我试验的线路图和零件数值均和上面所说的相同，仅仅是线圈 $L_1$ 和 $L_2$ 不同，用两个338-B线圈。装好以后，不用天地线就可以收听本地电台（湖南人民广播电台）的广播。如果用一根半公尺长的粗铜线作天线（不用地线），晚上就可以收听到河南、江西、上海、福建等电台的播音，声音均很清晰。惟必须仔细地调节好两个线圈的相对位置，轻轻地改变两个线圈的相对位置，对于接收几个外省电台，影响很大。如果使两个线圈固定，而用一个电容量为0.0001—0.00015微法的再生可变电容器进行调节亦可以。这时，再生可变电容器应并联于再生线圈 $L_2$ 两端，动片接2，静片接3。


图4为零件接线图。

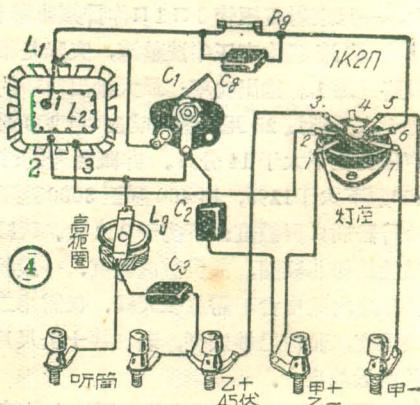
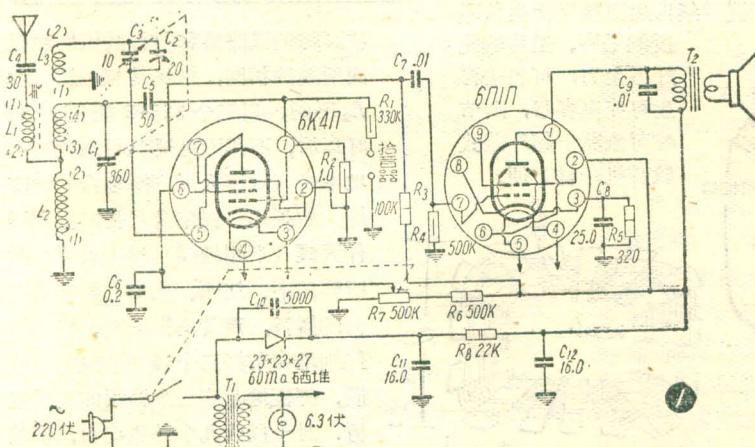
# 固定再生式二灯收音机

汪宝琦 郑世建

今年五一节，在南京市工业大跃进展览会展出了两种不同线路形式的，固定再生式及超外差式二灯收音机，机中电子管等全部零件皆是国产的，结构简单，效率较好，并可收听广播与放送电唱片二用，音质清脆宏亮，形式小巧玲珑。



其中第一种二灯收音机为固定再生式，它与一般五灯机一样，在收听电台时仅需转动一个调谐旋纽，不需再另外调节再生补偿器。有良好的灵敏度和相当好的选择性。收听频率：广播段自 520 至 1600 千周。

用一只五极管 6K4P1 作固定再生式栅极检波放大，一只束射四极管 6P11P 作音频功率放大，一只硒片整流器作高压半波整流，实际是相当三灯机。线路见图 1。输出功率：最大输出功率约 0.4 瓦。耗电最大不超过 25 瓦。音频响应：自 200 週至 3000 週，声压变化不大于 14 分贝。非线性失真：自 200 週至 400 週不大于 12%，自 400 週至 3000 週不大于 10%。拾音器插口灵敏度：不劣于 0.2 伏。天线：由于采用磁性铁粉芯线圈，故灵敏度较高，一般收听一百五十公厘之内的电台不需加装天线，仅需用二公尺天线引线垂直，发音已够宏亮，若接十公尺户外天线便能收听远地电台。


因 6K4P1 是五极管故电压放大量较大，该管跨

导为 4.4 毫安/伏。其输入调谐回路结构较特殊，采用了直径七公厘、长五十公厘的磁性瓷铁粉芯，这就大大地增加了收音机的灵敏度与选择性，因此除了收听本地电台外，还能收听远地强力电台。绕法如图 2 所示。线圈管里面装入直径七公厘、长 50 公厘铁粉

芯，这样线圈的 Q 值约有 140 左右，对灵敏度和选择性有很大的提高，铁粉芯在线圈管内可移动，以调节频率度盘刻度，调节方法是先将 C1 调谐电容器旋至最大容量处，然后将铁粉芯移动（可用圆木推）至频率输出为 520 千週，再将 C1 调谐电容器旋至最小容量端，这时输出频率应为 1600 千週左右，如频率范围不符合时可拆绕 L2 线圈，反则也可在 C1 调谐电容器上并联一只小容量补偿电容器，待频率范围调准后随即用二根直径 8 公厘的圆形木棒从线圈管左右两端插入，将铁粉芯在线圈管内固定位置，

再用腊克将线圈管和圆木连接处胶牢，使铁粉芯不致移动。

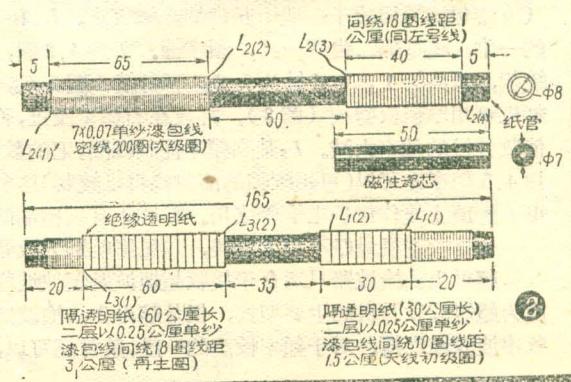固定再生作用是通过这样的方法形式的，即在主调谐云母可变电容器 C1 后面再加装一组再生云母可变电容器 C8，它是由一片定片与一片辐射状（亦谓花片）动片中间夹上一片云母片组成的，这组再生可变电




容器与主调谐可变电容器是同轴转动的，实质上就等于一个不同电容量的双连可变电容器，不过片距小，容量大，因此它的面积、片数和体积皆可做得很小。固定再生的原理是将这个特殊的云母可变电容器旋转在好几个选定的频率位置上，利用改变辐射状动片上某分块片子与定片间的距离以获得对这些频率讯号所需要的再生电容量，亦即使它满足电子管作再生检波所需要的再生反馈系数；通过这一步校试工作后，就可使整个接收波段中的再生反馈系数在一定的范围内变化。通俗地讲，就是将整个波段的再生拉平，因根据讯号输入频率不同，同样再生程度需要不同的回输量，并经试验结果将  $C_3$  加装在  $C_1$  主调谐电容器上同轴，跟随输入频率的变化而变化即可弥补再生不足和仰止再生过量的缺点。再生校准的方法是先将主调谐可变电容器（即  $C_1C_3$  双连可变电容器）旋至 1000 千週处，调节  $C_2$  再生固定电容器至输出最大，然后将  $C_1C_3$  双连可变电容器旋至 1600 千週处，如再生回输过量，则可将  $C_3$  再生可变电容器近端的一片辐射状片子与定片距离拉开些，然后再自 1000 千週开始往 520 千週处逐次调节  $C_3$  动定片的距离，再生过量则片距拉开些，反之再生不足则片距靠拢些，这样再生回输量的曲线就随之平直了。这原理与超外差式收音机的统一调谐有些相近似。在校试调节再生电容量时，要注意避免达到临界反馈而产生再生啸叫与振盪辐射现象，因为收音机在实际收听时电源电压多少有些变化，另外电子管参数经过一些日子后也会有些变化，因此再生量要调节得宽余些，这里需注意，低频端的再生量应较高频端抬高些。

固定再生式二灯机的音量控制方法是通过改变检波放大管 6K4P 的帘栅电压来实现的。在校试调节再生时，音量控制电位器要开在最大的位置。

功率放大级 6P1P 的电路与一般五灯机电路相同。

整流采用硒片整流器，这不但可节省整流管灯丝功率，并且有寿命长，工作快，成本低，无高温等优点。

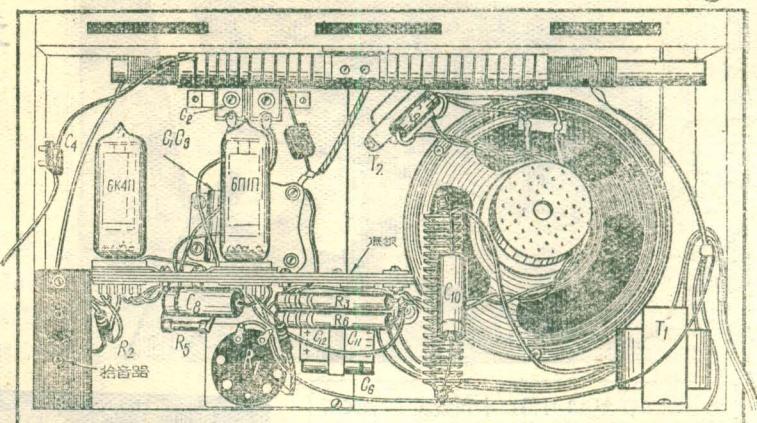本机采用五幅木板做底座，因灯丝变压器体积小，而双连可变电容器又是体积很小的云母可变电容器，所以木板代铁皮做底座对机械强度并无影响（但应指出，木板做底座对高频回路在性能上略受影响，但只须注意零件的恰当安排，接线的尽量减短便能消除以上的缺点，或者可在木板某些地方用小块薄金属



片如铝皮，铜皮插在木板上隔离即可），这样高压可由电源直接取之天线经过电容器耦合至输入回路，使用时也安全，并能省掉变压器高压组，不单降低成本，并且可为国家节省一些金属材料。

本机拾音器是从检波放大级 6K4P 的栅极输入作五极管的电压放大，再经功率放大 6P1P 输出，故音量较五灯机的拾音器输出要宏大，故可作小型晚会讲话与播送音乐之用，适合一般家庭，机关，俱乐部，农合作社等场所使用。


本机体积为  $300 \times 160 \times 110$  立方公厘。业余无线电爱好者以及无线电生产单位若欲试制时，可以选用 6SK7 与 6SN7 或选用 6K4P 与 6H1P 同类型电子管。6H1P 半个作功率放大，另半个可作整流管，可以省掉一只硒整流器，另外功率管选用 6J1P 将其五极管改接成三极管便能改用簧舌式扬声器，具体线路原理相似，所不同的是应该注意交流高压不宜超过 200 伏，以及电子管灯丝不能一端接地，否则会发生电子管损坏。

对于缺乏校试仪器的无线电爱好者，在调节固定再生时，仅需注意掌握反馈程度恰好达到将近振荡而还没有振荡时，再生式收音机的灵敏度为最高原则，那就可以自行调节再生量以满足一定的收音要求。
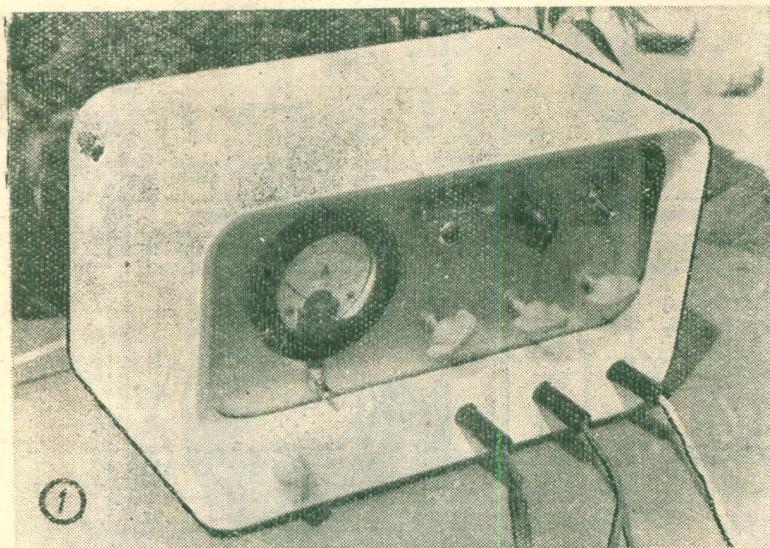
## 在胶木板上挖电子管座洞的方法

侯守智

在打算挖洞的胶木板上比照实际大小和位置，先画一个圆圈，在圆圈里靠边缘处鑽一个小洞，再用一根长 150 公厘、粗 3 公厘左右的电炉丝或钢丝穿入小洞当作锯条，锯条两端接到 5 灯机电源变压器 6.3 伏的线圈上为好让它燃红，这样把锯条在小洞里沿着画好的圆圈来回拉动，只要半分钟的时间就可以挖一个洞。



# 我們試制的 申睡眠器

北京邮电学院

韓進明  
牛寶林等

在1957年12月份，本刊發表了本文所提到的一篇“電睡眠器”譯文後，部分讀者曾來信詢問它的具体制作和各种另件的数据。由於我們沒有掌握具体資料，很難答复。本文介紹的是作者參考了那一篇文章以及国产電睡眠器后試制成功的，我們希望特別对于曾經來信詢問具体制作的，部分讀者有所幫助——編者

在总路綫的光輝照耀下，我們也和全國的青年一样想把自己的智慧和力量獻給偉大的党和社会主义。为了在党的生日这天向党献礼，在“七一”前我們發揚了敢想、敢干的精神，克服了原来認為“我們二年級的学生基础課沒有学完，又沒有实际經驗，一定搞不成”的思想，根据“無綫電”雜誌 1957 年第 12 期（总 36 期）所介紹的电睡眠器線路圖并參照国内的产品，經過三晝夜的苦战終于試制成功了，制成后的机器見圖片


上呼吸器基本上就是一个脈搏信号發生器，脈搏

电睡眠

电睡眠器基本上就是一个脉冲信号发生器，脉冲电流通过人的脑部刺激中枢神经，使人逐步进入生理睡眠状态以达到医疗的目的，制作过程大体是这样

的：五鐵路圖是由四個相同的板邊圖和放上門組成。

原綫路圖是由四个相同的振盪器和放大器組成，

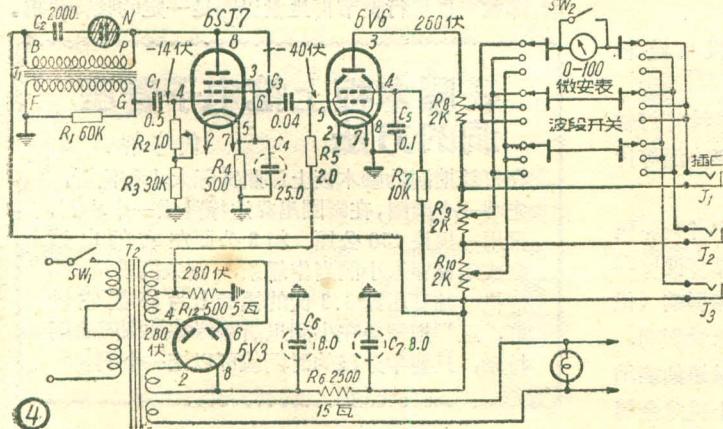

有四路輸出，并且还有較复杂的測量系統，制作比較麻煩。我們制造的只是其中的一路，但是在輸出端串聯了三个电位器，因此可以供三个人同时使用；測量系統也大為簡化，只用了一只普通0—100的微安表。

这架电睡眠器只用三只电子管(圖4), 6SJ7 作脈冲振盪, 6V6 或 6П1П 作放大(照片2里用 6П1П), 5Y3GT 作整流。

圖中各足位

圖中各力作用


是用的1:1音頻變壓器，也可以用1:2或1:3的。電位器R<sub>2</sub>是脈沖頻率調節器，頻率範圍大約是每秒1.6—50週。N是普通試電筆里用的氖管，應該裝在面板上，作為脈沖頻率指示器。

电位器  $R_8$ 、 $R_9$ 、 $R_{10}$ 一定要用綫繞的，以免变值。这几个电位器是串接在高压回路里，而输出电极就直接从这几个电位器上接出，所以和电极接触的人不能再去碰触机壳，也不能将两组输出綫同时去



拿，以免电击。特别是管机器的人更要主意，要给病人戴好电极再开机（或后插塞子）。测量输出端电流用六刀三掷开关（波段开关）转换。

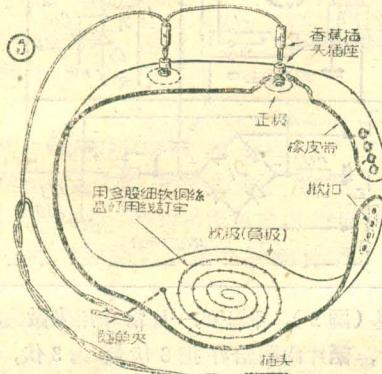电极由输出接口用线接出，套在使用者的头部。正极（见图5）放在两眼眉上面一些，负极垫在后脑。正极用香蕉插座焊在直径2.5—3公分的铜片上，铜片厚1—2公厘，把插座固定在橡皮带上。负极用细软的铜丝盘好后用纱线缝在橡皮带上。橡皮带厚2—3公厘，宽40公厘，长度要在头上围一週，用铁钉扣住。




## 内蒙草原上的第一 座广播站

尹忠义

烏蘭察布盟达尔罕茂明安联合旗的金星牧業社，五月中旬在内蒙古自治区广播管理局的帮助下，建成一个简易广播站，这是内蒙草原上的第一座广播站，該社由三十户牧民组成，已有十三户社员的蒙古包内装上了喇叭。这个广播站用的是内蒙古人民广播电台服务部生产的耀进牌收音机，在10里以内可装喇叭50只。这个广播站在每天向社员们播送天气预报，畜牧生产知识和新闻文娱节目。今后社委員还要利用它来向社员讲话、开会、指挥生产。夏季到了，該站将随着牧民转移到夏季牧场去。据該社党支部書記桑得格同志說，在夏季牧场将实现31户牧民户户通广播电话。

这种广播站用电池供电，设备简单，用电省，造

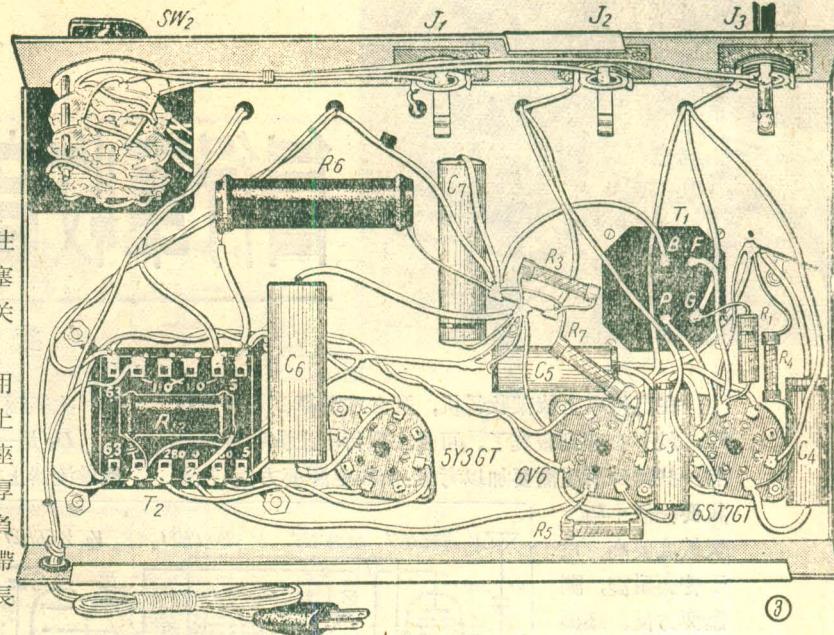

(3)


使用时在各电极上先垫7—8层浸有0.9%食鹽水的紗布。

这机器曾拿到北京邮电医院和他們的厂制电睡眠器作比較試驗，效果不相上下。使用时我們先把輸出电位器( $R_3, R_9, R_{10}$ )由小开大(圖中从下向上轉)，在微安表讀数在10微安以上时，头脑发悶，两眼无力，就想閉合，極不願再和旁边的人交谈。在微安表讀数超过20微安时，头脑开始發脹，和电極接触的表皮感觉很强烈的脈冲。建議一般使用时輸出不宜过大。


★  
价低，线路短便于操作，这样給牧民，山区、边远地区普及广播网開闢了一条新的途径。今年内蒙古自治区广播管理局計劃在缺乏电源的牧区、山区、边远地区兴建多处簡易广播站

牧業社党支部書記桑得格同志  
利用广播站向社員們做報告



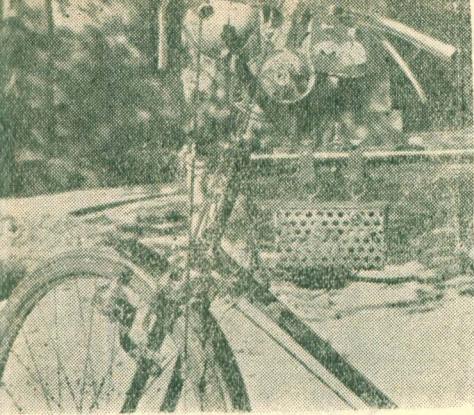

# 自行車收音机

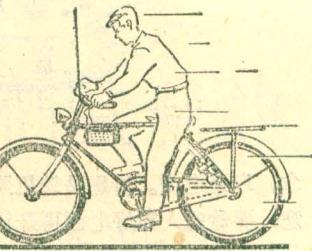


李兆斌

在自行車上裝架收音机，那么在騎車到郊外旅行时，就不会感到寂寞了。可是在自行車上裝收音机，有一些特殊情況需要加以考慮：例如电源要方便、收音机要輕便小巧，灵敏度要高，电子管要耐震，調諧要方便、还要注意行車安全等等。

我的自行車收音机是选用捷克自鎖式复合管 ECH21，ECH21 有一个七極部分和一个三極部分，可以作为兩

个电子管用，乙电 10 伏就能够工作，由于是自鎖式，所以还能耐震。后来，为了要用喇叭收听，才又加了一級低放，选用的电子管是 3S4。

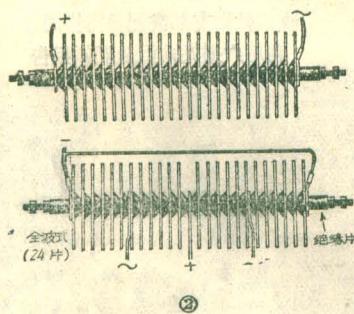原理圖見圖 1， $V_1, V_2$  是一个 ECH21， $V_3, V_4$  是另一只 ECH21，高压整流用礦整流器。 $V_3$  是不調整高放級，可以提高灵敏度， $V_1$  是檢波級， $V_2, V_4, V_5$  都是低放級。




20 千欧—50 千欧上下。

低頻變壓器用市售成品是可以的，但是体积和重量都太大，可以自己繞一个，用鎳鐵心，尺寸是 25 × 25 公厘，窗口 15 × 15 公厘，鐵心截面 5 × 6 公厘。初級圈用 50 号（直徑 0.025 公厘）漆包線密繞 2000


圈，次級圈用同號綫繞 4000 圈。

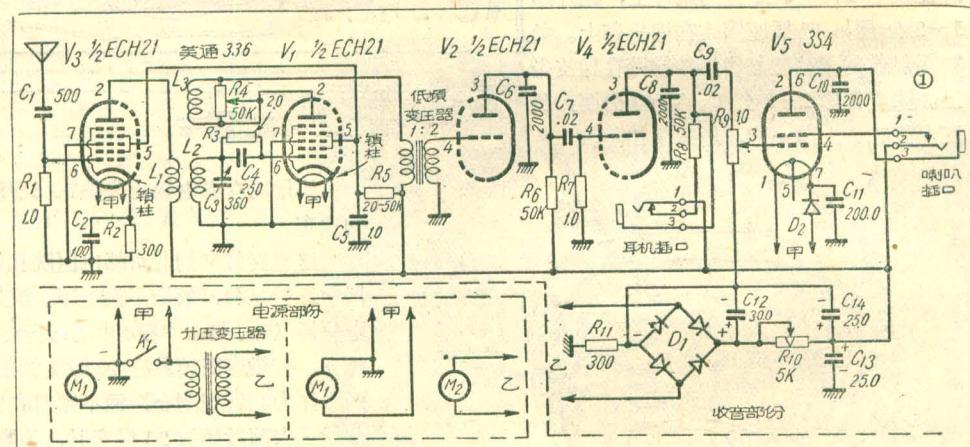$D_2$  是一片礦整流片，是从市售 220 伏 0.06 安型礦整流器上拆下来的，成品上共 25 片，可以用 24 片



改成全波型（圖 2），剩下的一片恰好用来做为 3S4 灯絲的整流片，礦片內阻恰好把 6 伏降为 3 伏，不过  $C_{11}$  一定要用耐压 15 伏 200 微法的滤波电容器。

圖 1 中电源部分甲圖，是用一个捷克“Daimon”自行車發电机作为电源，也可用日本“三洋”牌 6 伏、6 瓦自行車發电机，效率最佳，尤其是在使用揚声器时。灯絲与升压变压器初級串接，升压变压器的初級圈兩端电压約为 1.5 伏，次級圈約为 70 伏。制作方法是用截面积为  $1.3 \times 1.3$  公分的鐵心。用 23 号（直徑 0.6

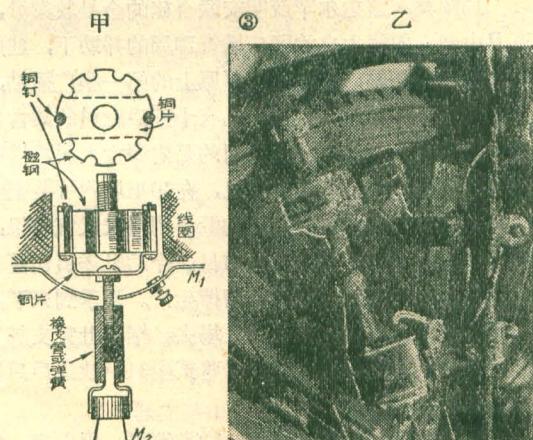

公厘)漆包綫繞 30 圈為初級圈，用 44 号(直徑 0.081 公厘)漆包綫繞 1400 圈為次級圈。如用成品，可買一只市售 20 公分直徑喇叭的輸出變壓器(初級 0—2000—4000—6000—9000 欧，次級 4 欧)，把次級圈拆下來，用 28—30 号的漆包綫按原來圈數重新繞好，作為升壓變壓器的初級圈，原來的初級圈做升壓變壓器的次級圈用，可以在 0—2000—4000—6000—9000 欧各點抽頭，這樣高壓就可以自由變換。

圖 1 中電源部分乙圖，是採用兩個自行車發電機，用“Daimon”( $M_1$ )供給燈絲，用“Lucas”( $M_2$ )供給高壓。Lucas 是一種價格較廉的自行車發電機，只有兩個電極，頻率低，如用于供給高壓，需進行改裝。方法是把原線包拆下來，用 38 号(直徑 0.152 公厘)漆包綫重新繞滿，大約可得 50 伏的交流電壓。如用其他型式發電機改成高壓發電機，必需注意在用 3S4 時高壓不要超過 90 伏。


採用圖 1 電源部分乙圖方法時，騎車較吃力。可以把 Lucas 與 Daimon 兩個自行車發電機的軸串接起來，見圖 3。用彈簧或橡皮管連接的好處，是當兩只發電機轉軸不在一個軸中心上時，仍然可以工作。

3S4 是小型管，優點是體積小，缺點是管腳細，容易產生接觸不良，怕震動。可以用一小塊銅片，中間鑽一小孔，小孔四周用膠墊襯好，套在 3S4 頂部小柱上。銅片兩端再各鑽一小孔，用兩個小彈簧鉤好，再固定到機殼上去，這樣就不怕震動了。

當喇叭插塞未插入時，喇叭插口的 1、2、3 各點互不連接，所以必須把插口的第 1 片用鉗子向內弯一下，使 1 點離開 2 點。目的是使不接喇叭時，3S4 屏極與帘柵極都不與高壓相連(圖 4)。

為了在行車時調諧方便，所以調諧部分與收音部分為兩部分。圖 5 甲是收音部分另件排列圖，圖 5 乙是機蓋。因另件多，機身小，要求另件排列緊湊、焊接牢固，又必須注意避免另件與另件之間的短路。

圖 6 是調諧部分的另件排列圖。調諧部分固定在車把上，收音部分用皮帶及彈簧掛鉤懸掛在大梁上。

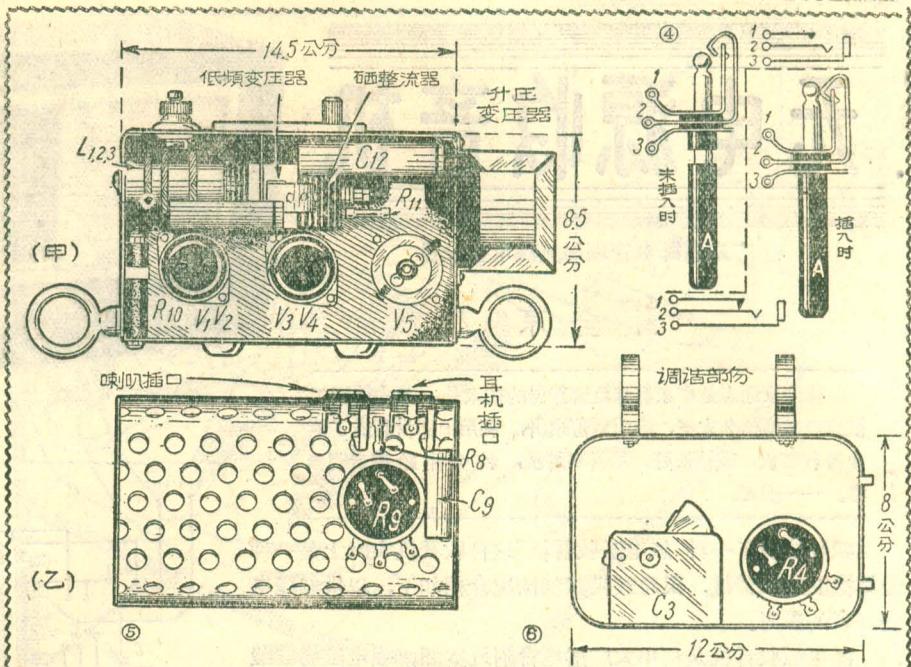

兩部分之間用四根塑膠線連接。但不要把這四根線連在一起，以避免電容耦合，而使工作效率降低。

天線的上半部用三根直徑不同的車條組成，固定在車把上，固定時要與車身絕緣(可用發信機上用的高腳絕緣子)。為了減小天線搖擺，三根車條不要一樣粗，下端用粗的，上端用細的。車條與車條之間，用車條螺絲鉚死；如需隨時拆卸，就不要鉚死，只將螺絲擰緊即可。為了提高效率，還可在天線桿(車條)外邊套一隔離線當作天線。天線的下半部，用金屬隔離線從高腳絕緣子天線螺絲上引出，一端裝一只絕緣子後固定在車把與擋泥板架之間。

耳機採用單只小型耳機(耳塞子)，以免兩耳全被耳機扣住，聽不到車輛警告。小型耳機有日制 SF、30B Earphone 及國產兩種。日式耳機是晶體式，優點是較輕，但易壞，音量較小；國產的是永磁式，音量較大。

揚聲器最好用反射式(号筒式)的，用一般揚聲器時要選靈敏度較高的，如上海廣播器材廠的即可。

全機在車上位置見題頭照片。收聽時，行車速度不必太快。在夜晚不能收聽，因為自行車發電機同時供給車燈和收音機，負荷就會過重。如另加一個自行車發電機單獨供車燈照明用，當然是可以又照明又收聽的。

如果不用喇叭，只用耳機收聽，那麼就可以不用 3S4 一級低放。只用兩只 ECH21 就可以了。電源部分與圖 1 相同。在實際應用時，用小型耳機要比揚聲器方便，因為不怕路上的車輛嘈雜聲。用揚聲器時要加防震設備，以免退磁。

# 无电源收音机

广东省邮电管理局無綫電技术員

陈全京

陈全京同志是广东省邮电管理局的技术員，过去他因工被火严重烧伤久未癒，病中刻苦鑽研，利用旧器材制成了無电源收音机，成績較好，用材料經濟，特介紹給讀者們參考。——編者。

我制成功了一种“無电源收音机”这种收音机实际上是一种金属檢波的收音机，現將該机試制情況介紹如下，以供無綫電愛好者的参考。

無电源收音机是利用大广播电台附近空間，强电磁場儲藏的电能而工作的。

不用电的收音机就必须注意三个主要的部分：第一收音机

的本身、第二天

綫、第三地綫。

为了要提高收音机本身的效率，尽量減少損失，就必须有良好的綫路，零件配合和輸出匹配，其中較主要的部分，可以分为下列几点：



(1) 線圈的制作 收音机本身效率良好与否，与綫圈的良好与否有很大的关系，我所制作的綫圈有几种，繞制方法如下：

甲：在一个4.3公分直徑的紙筒上，用30号漆包綫密繞(紧交連)抽头方法和圈数，如圖1所示。


乙：在一个直徑6.3公分的膠筒上，用19号漆包綫密繞(紧交連)，抽头方法及圈数如圖2所示。

丙：在一个直徑9.4公分的膠筒上，用20号漆包綫間繞(即用双綫繞好后，拆去一条)紧交連，抽头可用鉗接法，圈数及繞法如圖3所示。

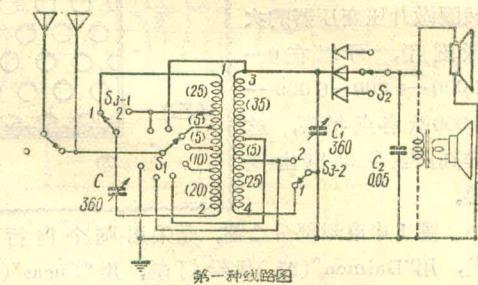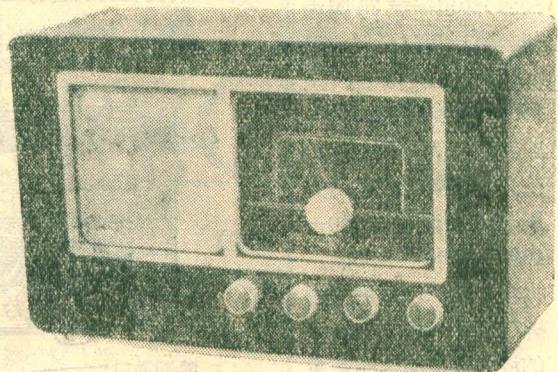
上面三种綫圈中，以丙种較好，因为它的筒徑大，用綫粗，且系間繞，因此Q值較大，損耗較小。但体积較大，不很美观。普通可采用乙种，因为乙种效率亦高，体积較小，制作也較容易。




第一种线路图

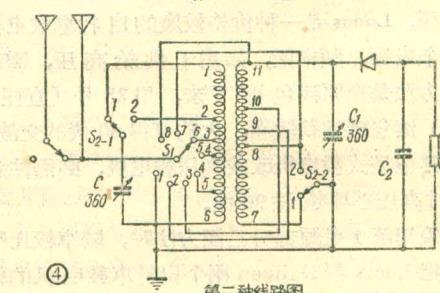


第二种线路图

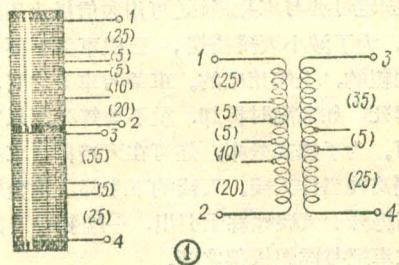

①

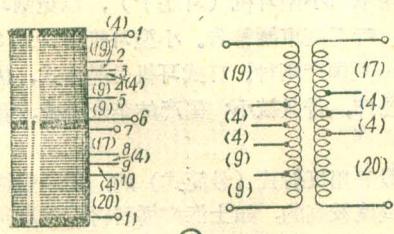

②

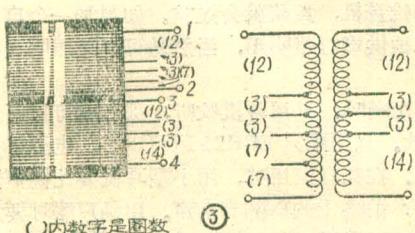


③

(2) 檢波器 檢波器是無电源收音机線路中的一个重要关键，最初我采用的檢波器系矿石，后来我采用仪器用金属整流器，和两个矿石混合分别使用。即是接收較大电力的电台时，使用金属整流器，而接收較小电力的电台或某一电台时專用一粒矿石，但为了減低成本和減少調節手續起見可單用一个金属整流器（接法，半波，全波，桥式均可，但一般接桥式全波整流比較好一点）。檢波器除上述的以外，好的当然还有，

例如晶体管，此外硒宁也可作檢波器灵敏度比一般矿石都高，但須細心加工改造方能使用。

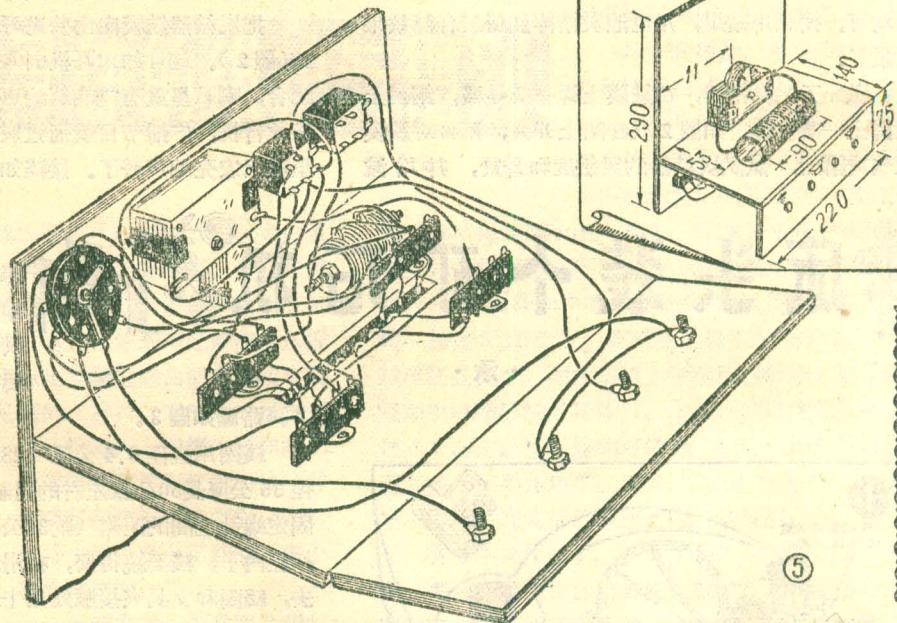(3) 輸出配合和喇叭 这种收音机是没有放大作用的，它只靠天綫上所輸入的电能和尽量減少線路中的損耗，而提高效率，好好利用而已。但从天綫輸入



⑤

的功率畢竟是極有限的，送到喇叭去的当然是更小了。因此在接收过程中的最后阶段，把电能轉变为声能的效率問題，也就成为一个重要的問題了。

为了要解决这个問題，就必須注意到很好的輸出配合，和采用高效率的喇叭。 (下接第20頁)

### 用炭精放大器的矿石机



庄济华

利用炭精送話器裝制音頻放大器可說是很原始的了，在比較老旧的無綫電書刊里才能找到这些材料。它在电子管出世以后，就很少有人用它，主要原因是它的放大倍数受到电压、电流的限制，不能作到强力放大，而音質也不好。

業余無綫電爱好者为了节省用电，利用手边現存

的材料和廢物，做一个炭精放大器接在矿石收音机后邊作音頻放大，可以使舌簧喇叭放出很响的声音，而只需用干电池2筒或4筒(3伏或6伏)就行了，比用电子管省电。

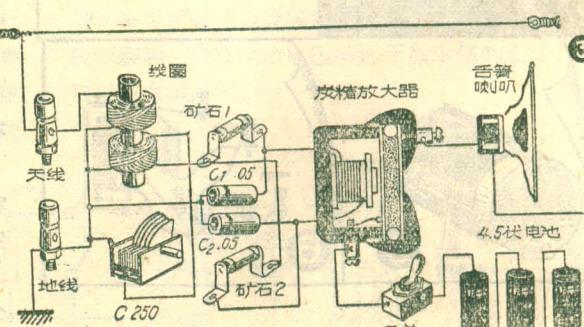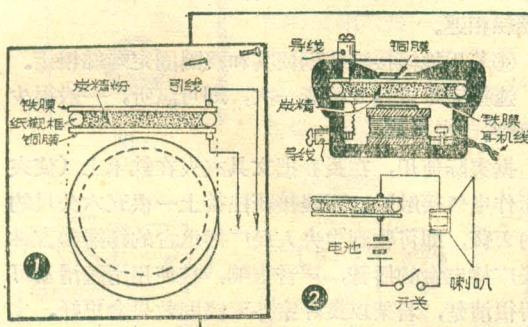取單耳机一只，旋开蓋子，拿出圓鐵膜，另取薄銅膜一塊，剪成與鐵膜同样大小的圓銅膜。把鐵膜未塗漆的一面擦光擦淨，邊緣用虫膠(用酒精溶虫膠片制成)粘貼硬紙圓圈的楓框，構成淺盒形，紙框約6公厘高，靜置待干使其牢固，再將框盒內裝滿炭精粉，粘上銅膜，就制成如圖1所示的炭精放大器了。



炭精粉可在电料行里买到，也可自制。用6H鉛筆心研細來當炭精粉，或是用壞電池炭精棒刮取炭精粉均可。據試用結果，用電池炭精棒刮粉最合算效果也最好。


做好了的炭精器，在鐵膜上鋸一條導線，銅膜上也鋸上一條導線。如圖2聯好閉上開關，用口對鐵膜吹氣或講話，試試炭精器的靈敏度和音質，并增減

銅、鐵膜間框盒里的炭精粉，直到聲音清晰靈敏為度，然后用虫膠汁密封使其牢固。

把炭精器鐵膜向內裝進耳機盒去，旋上耳機盒蓋(圖2)。这时如用耳機引入線在地下划劃，如開關閉合，喇叭里就有“啪”的聲音。耳機引入線接在礦石收音機，廣播節目就通過炭精放大器放大，在喇叭里發出宏亮的聲音了。接線如圖3。

\*  
这是一架有趣的袖珍  
床頭收音機，構造簡單制  
作方便，全部零件裝在一  
只文具夾上，材料費約只  
要1—1.2元。裝置如圖1。

·承·

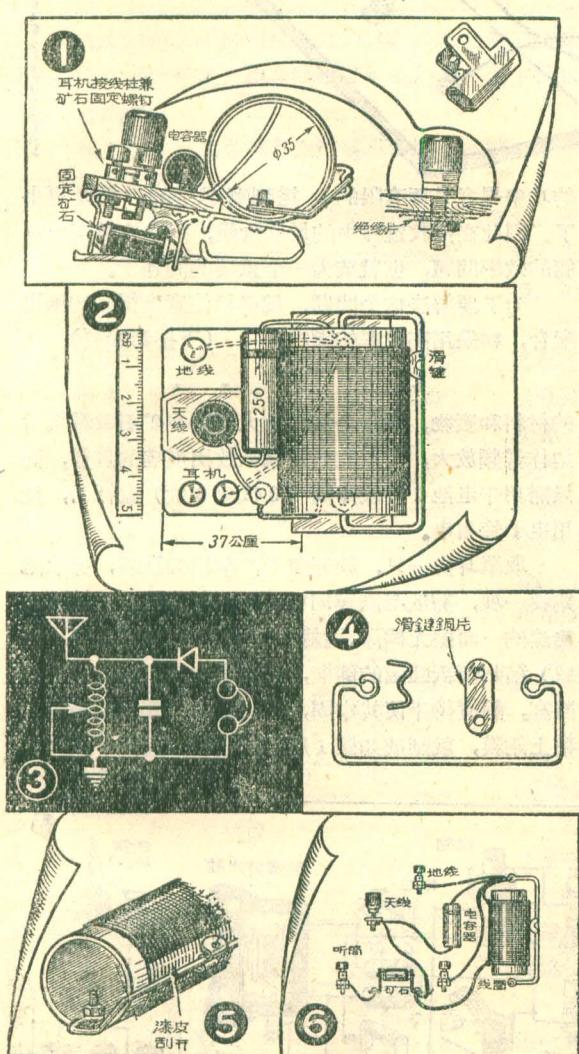

2 線路圖如圖3。

線圈用直徑0.4公厘(28號)漆包線繞在一個直徑35公厘長50公厘左右的自制紙筒上，繞足整個線圈固定螺孔之間的距離(約36公厘)。這樣一般電台都包括在內了，線要繞得緊，在滑鍵處(見圖5)把漆刮去，線圈和文具夾接觸處用牛皮紙墊襯，以作絕緣。

滑鍵用大鋸片(或小銅片)彎曲呈M狀(如圖4)。滑鍵框亦用粗銅絲(或鉛絲)彎曲而成。

鐵夾可採用“文光”牌文具夾，其他種夾片為平面的都可；但應選彈簧較緊的。用鉆釘在一臂中央相距約36公厘處打二孔，以用螺釘固定線圈。(把鐵夾接地可省去地線接線柱。)

木板系用膠合板制，長和線圈等長，寬以一邊抵住線圈一邊和夾子截齊為准。木板用小螺接線柱(中有香蕉插孔的那種)。利用文具夾把手的孔固定；并如圖1所示，使文具夾和接線柱絕緣。(絕緣片可用小塊皮夾剪成。)此接線柱即用來接入天線。把零件固定後，即可連接：

①把線圈一端和它的固定螺絲相接，另一端接天線接線柱並和礦石腳相接。

②固定電容器(250微微法)一端和線圈固定螺絲相連，另一端接天線接線柱。

③耳機的一端已和礦石腳固定。另一端和線圈固定螺絲相連。

④若用地線接線柱則使其和線圈固定螺絲相接。

連接完畢按圖6檢查一次，即可試聽，一般很少有故障。

據實際使用，在長春把文具夾夾在鐵床上(使夾和床作電氣接觸)。天線接線柱接上一根五六公尺的室內天線，即可收到中央人民廣播電台的轉播和吉林省人民廣播電台的播音，聲音很響，並使用滑鍵滑動可分得很清楚，若架以良好室外天線則效果會更好。

# 半导体的维护与鉴别

耳火

半导体（晶体三极管或晶体四极管）的主要优点之一是不容易损坏，寿命远较电子管为长，但这只是指其机械性能和在正常使用情况下而言。其实，它的电气性能是相当脆弱的。首先，它经不起较高电压或电流的冲激，尽管这点足以使它致命的电压或电流对电子管来说是微不足道的。其次，它对热的抵抗力也比较差，一般锗半导体的工作温度最高不得超过 $85^{\circ}\text{C}$ ，并不能长时间被烈日直射。因此，对待半导体绝对不能像对电子管那样随便。

举例来说，平常要是测试电子管碰不碰极，普通三用表就完全够用了。可是要测量半导体的极间电阻却非得用电子管电压表不可，因为三用表表路里的些微电流，已足够把它烧毁。再如检查普通的电子管收音机时，在电源开着的情况下，把电子管拔下来又插上去是没有什么关系的，可是在半导体收音机里，却千万不能这样，相反地，应该先关掉电源再装拔半导体，万一非带电进行不可，也必须先将半导体的基极插入管座，以保证先有偏压供给。又如在用电子管的无线电机械里，烙铁和管脚接触的时间稍微长一些，并无多大不良影响，但这对半导体来说，却不许可。而且为了慎重起见，連續供热的电烙铁最

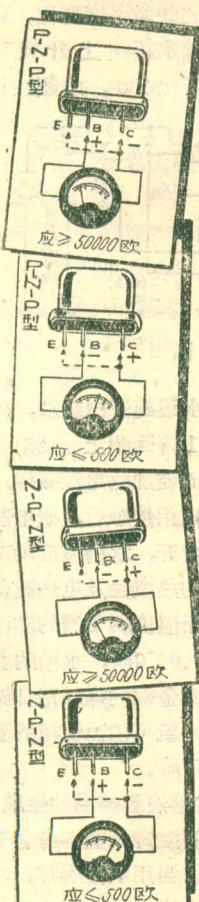


圖 1

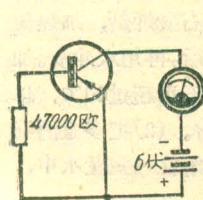


圖 2

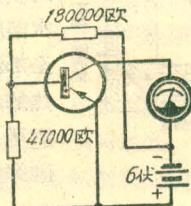


圖 3甲

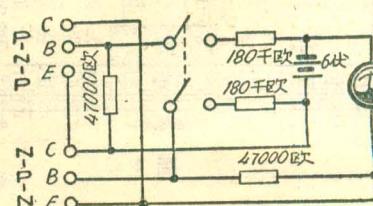


圖 3乙

好也改用间接供热的电烙铁来代替。同时，焊接时最好把半导体的引出线用尖嘴钳夹起来帮助散热。

从上面所说，可见半导体的失效和损坏的可能性还是普遍存在的。在实际使用中，如对半导体的工作能力发生怀疑，可先用电子管电压表测量它的极间电阻（图1），

若测得结果与图示出入甚大，那就是半导体有了毛病。如条件许可，不妨进一步测试集电极电流的截止值。一般低增益和中等增益的半导体，集电极电流截止值不超过0.75毫安，高增益的也不致高于2毫安。测试线路见图2。如在基极上加偏压（图3甲），则就低增益和中等增益的半导体言，集电极的电流截止值可增加0.2毫安；高增益的可增加3毫安。如超过此值，有九成是半导体坏了。图3乙对P-N-P型、N-P-N型可两用，开关应经常放在“断”的位置。

有时半导体坏了，弄不清是P-N-P型还是N-P-N型，那末应将半导体自管座上拔下，用电子管电压表测试管座电压的极性。就正常情况言，N-P-N型的发射极对其他两极是负电位，P-N-P型是正电位。但应注意的是：半导体拔下后，仅发射极和集电极间的电压才能算数，因为工作电压是由偏压电阻决定的，半导体一旦拔下，集电极和基极或发射极和基极间的电压就是相等的，这样，就不可能从中发现问题。

至于半导体哪只脚是什么极，这里，介绍几种最常用的辨别法，以供参考。

1. 从色点的位置来识别（图4），例如色点在右边，则自左至右，依次为发射极、基极和集电极。

2. 从管脚距离的疏密来识别：这种半导体的三只脚中，两只距离较近，另一只较远。其中左边那只脚是发射极，中间为基极，远离的那只脚为集电极。

3. 从色线的位置来识别：图中正对色线的这只脚为集电极，第二脚为基极，第三脚为发射极。

最后还应该指出一点，就是在检查半导体之前，应先测量其原用电池电压。因为电池电压不足，很容易招致灵敏度不足或振荡之类的现象，造成错觉。但根据经验，只要电池电压不低于额定值的 $2/3$ ，还是可以正常工作的。

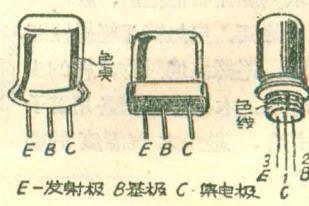


圖 4

有压电效应的材料很多，例如石英晶体、酒石酸鉀鈉、电气石、酒石酸乙二胺、磷酸二氫鉀及磷酸二氫銨等。这些物质在制成适当大小晶体并切割成适当形状后，就有压电效应，可用作振盪元件及音响元件。上述材料中以酒石酸鉀鈉晶体的压电效应最强，用作音响元件（如话筒、拾音器）最为适合，虽则它有不耐湿潮不耐热的缺点，但如包封严密，机械装置完备，仍可长期应用。

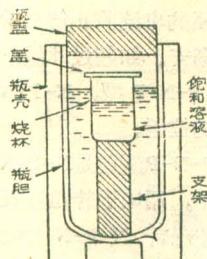


圖 1

就可在种子上得到很大的結晶。

### 結晶的制法

1. 用大口热水瓶作恒温槽用大口热水瓶作恒温槽来制作酒石酸鉀鈉压电结晶体，制成的晶体虽说质量不高，但由于方法简单，适合业余无线电爱好者自制。在广口热水瓶中充以适当温度的水，将盛有酒石酸鉀鈉饱和溶液的烧杯放入瓶中，使杯内溶液液面低于瓶内温水液面（图 1）。杯内放入种子后，用盖盖紧，热水瓶也用盖盖好，经过一昼夜后，就可得相当大的结晶。

因为热水瓶没有温度调节装置，只能利用瓶中温水逐渐冷却的效果，所以在春夏秋室温不剧冷条件下最适当。

2. 恒温槽的构造 用水浴恒温槽来制造大结晶最为适宜，一种最普通的恒温槽设计如图 2。恒温槽的大小视实际需要而定。其外壳为一木箱，内设水槽，木箱和水槽间用石棉绝热，底部装电热线，电热线用绝缘柱间隔，绝缘柱同时作水槽的支持用。木箱和水槽各用盖子密闭，避免大气温度的影响。

## 压电晶体的制作

吳嘉城

为要得到較大的良好結晶，就須对微小溫度变化有灵敏的调节裝置，而且可以调节得溫度逐步下降。溫度调节裝置的大概如圖 3 所示，圖中左边是玻璃调节器，將玻璃管下端繞成螺旋狀，管內充以甲苯。在螺旋管上端，接毛細管玻璃，內中充有水銀，水銀經過上面活塞之后与玻璃管边引出的白金絲相接；再在玻璃管的頂端裝一附有白金絲的螺絲，白金絲就隨調節螺絲而上下移动，当其和水銀接触时，外电路就接通了。

甲苯的膨胀系数甚大，水槽的些微溫度变化，就引起很大的膨胀和收缩，推動上端水銀柱上升或下降。如裝置适当，水槽的溫度每变化  $1^{\circ}\text{C}$ ，水銀柱可有 2 公分上落，这样，溫度可调节至  $0.01^{\circ}\text{C}$  光景。如果仅用水銀柱來啓閉加热电源（一般用 500 瓦），是不适当的，所以須用二段繼电器來間接啓閉。

例如水銀槽的溫度下降时，水銀离开白金絲，停止第一繼电器  $R_{y1}$  的励磁，触点 1 弹回閉上而使第二繼电器  $R_{y2}$  励磁，接触点 2 闭合而使加热电源接通，水槽溫度就上升。等水銀和白金絲相接触后，繼电器的动作与上述相反，使加热电源断开，水槽溫度就下降。当然，水槽溫度的变化因水的热慣性及电热线剩余热量的缘故，在时间上是落后于溫度调节器的动作的，所以溫度调节器的灵敏度为  $0.01^{\circ}\text{C}$  时，水槽的溫度变化却对应为  $0.1^{\circ}\text{C}$ 。將附有白金絲的螺絲每日旋

下少許，就可使恒温槽的溫度逐漸下降。

### 从飽和溶液到結晶的生成

酒石酸鉀鈉鹽本身含有結晶水，当用水溶解时，水好像会多出来。飽和水溶液的制法如下：(1)先用少量水溶解酒石酸鉀鈉，加热使全部溶解后，再用水冲淡。加热的溫度不可超过  $60^{\circ}\text{C}$ ，以避免分解。(2)把多量酒石酸鉀鈉溶解在一定量水中，

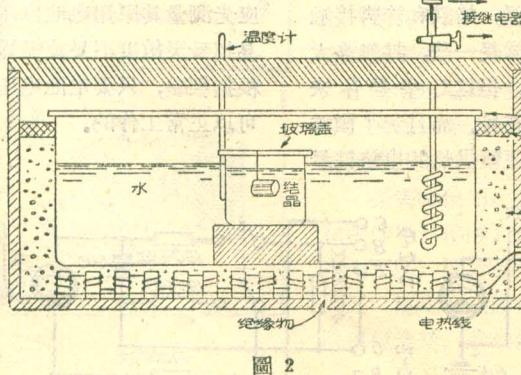


圖 2

再加热到所需要的溫度，尽量攪拌后滤出未溶化的酒石酸鉀鈉，就剩下飽和溶液。

溶液是否饱和，可用比重計測定溶液的比重而知道，饱和溶液的比重与溫度的关系如圖4。例如要作出 $35^{\circ}\text{C}$ 的饱和溶液，可測量溶液的比重使达到1.37就是。

溶液饱和溫度的选定，对于結晶是否良好很有影响，一般应不与恒溫槽的溫度相差太远，而且也須隨室溫改变，大概夏天用 $35^{\circ}\text{C}$ ，冬天用 $30^{\circ}\text{C}$ 左右的饱和水溶液。

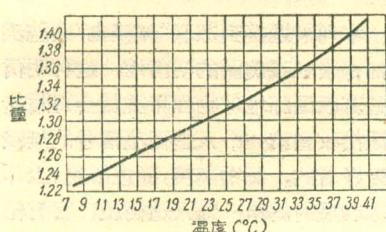


圖 4

質，所以制出的溶液混濁不清，應該用細濾紙和玻璃漏斗過濾，因为酒石酸鉀鈉的飽和溶液是稠厚的，所以最好用保溫過濾漏斗以免溶液冷卻，或者將飽和溶液溫度再提高一些，使過濾后溶液的溫度仍能維持飽和狀態。这些操作目的，都是为了避免在過濾過程中因受冷而產生微小結晶析出。在溶液中如有很多微小結晶或者塵埃等物，就會生成很多不正常的或重疊的晶体，而不能制出大結晶。溶液是否完全澄清，可將溶液置日光中鑑別，澄清的溶液對光線看是完全透明的，倘有閃閃發光現象，就表示溶液中有微小結晶粒子。

在飽和溶液中放入一小粒種子后，溫度逐漸降低，結晶就在種子上逐漸長大。種子的制法很便當，只要把上述制好的飽和溶液倒一些在平面器皿中，隔一夜就可得到很多小粒結晶。選擇一塊結晶形態完整的，用絲綫綁住，吊入飽和溶液的燒杯當中，就可放到恒溫槽中，先使水的溫度略高於飽和溶液 $0.5^{\circ}\text{C}$ — $1^{\circ}\text{C}$ ，如超過太多，種子就有溶化危險，之后再逐步降低水溫。

以上是对制造完整的大結晶而言，如果只想制作音响材料的結晶，那末上述種子不必用絲綫懸掛，只要平放在燒杯底上就可以，而且如果燒杯很大的話，那末放兩塊或三塊種子都可以（互相離開遠一些），同时可以得到兩塊三塊結晶。但是，这种方法生成的是半晶体，用作音响材料，还是可以的。

#### 結晶的割切研磨和音响材料的制作

酒石酸鉀鈉結晶在結晶學上屬於斜方晶系，如圖5，左边是半晶体，右边是全晶体。其結晶軸也已顯示在圖上。截取垂直于 $x$ 軸而平行于 $y$ 軸 $z$ 軸的矩形結晶片，有很好的電壓効果（如圖中半結晶內虛線所示）。

割切的方法如下：从飽和溶液中取出結晶体，用吸水紙吸去余瀝。

再用綫繩在兩個旋轉的輪子上使循環旋轉，綫用水潤濕后，晶体压在上面，就可以割切，其情形正如鋸木机的鋸斷木条。圖6為其示意圖，晶体割切成離形后再进行研磨。

对于不大的晶体，可毋須割切，就用研磨手段來達到所要求的尺寸。研磨方法：先將粗木砂紙平貼在板上或玻璃片上，用手指按住晶体前后移动，晶体棱角就可磨去。等磨到大約尺寸后，再換細砂紙精磨，就可得表面光滑的晶体片。

研磨時手指最好戴橡皮指套以免晶体沾污，手指用力不可太重，因为晶体質脆，極易損壞。研磨時也可加些水來潤濕後進行。

作为音响材料的晶体片，尺寸大小，須看实际应用而定。用于拾音器中的就比用于話筒中的为小。但它的構造方式却相同，一般都用兩片相同大小且沿同軸向切割的晶体片疊合而成，用鋁箔貼在晶体面上為電極，为使鋁箔和晶体面接觸良好，可用一些膠态石墨塗在上面（圖7）。

最后，整个晶体組用薄橡皮或塑料包裹密封，以免潮氣侵入。裝入拾音器或話筒中时，上下兩面再用橡皮垫好，使免于受震损坏。

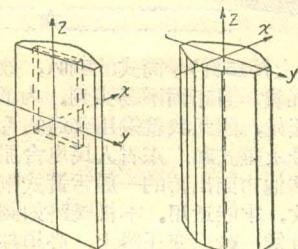


圖 5

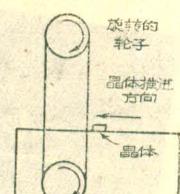


圖 6

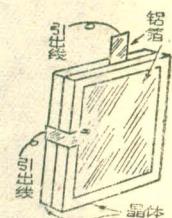


圖 7

#### 第七期“看看想想”答案

1. 調諧电容器定片和動片接顛倒。这样当手和調諧旋鈕接触或离开时，会影响回路的电容，使收听电台的声量改变，在波短段較为显著。

2. 再生控制电位器一般都是順時針方向旋轉的，旋轉角度愈大，帘栅压應該愈高，再生作用才愈強。但現在圖里接法相反，愈往左旋，帘栅压不是愈高而是愈小，結果再生作用愈小，控制作用顛倒了。

（銘宏朴）



## 富有紀念意義的 明信片



本刊最近接到苏联“無綫電”雜誌編輯部寄來一張美丽的明信片，这种明信片是苏联国际地球物理年委員會寄贈給各国接收到第一个人造衛星信号的無綫電爱好者們的，圖案美觀，顏色鮮艳，上印有苏联發射的第一顆人造衛星，富有紀念意義。背面印有：“贈給觀察苏联發射的世界第一个人造衛星的參加者。”我們特刊登在这里，供我国無綫電爱好者們欣賞。如果有誰收到过苏联人造衛星的信号并將接收信号的有关資料寄給苏联国际地球物理年委員會的話，也同樣会收到这一張美丽的明信片。

(上接第1頁)

工业生产开始了，七一前夕制成了第一架全部国产的半导体收音机。有一个新建厂，边建設边試制，沒有外国專家的帮助，也缺少富于經驗的老工程师，但是試制成了复杂的現代飞机用电子设备。广大工人羣众的創造發明更如雨后春筍：华北無綫电器材厂許多工人不断地改进工具提高生产数倍数十倍，南京有綫厂一个厂就有45个工人提出了一年完成十年的任务。每天我們不知道听到多少这种使人精神振奋的消息。無綫電工業象拉滿了的弓弦上的箭已来到了飞躍前进的前夕。

面对这样的現實，我們能做出什么样的結論呢？比十五年更短得多的时间，一定要赶上英國，收音机電話机的产量明年就行了，电子管和半导体也只需要五年或更短的时间。我們要赶产量，也要赶技术水平。人們有充分信心，在二分之一或三分之一的預言時間內，就能完成党交給我們的神聖光荣任务，而且我們還不会因此滿足，要向更光輝明亮的明天以更迅速的步伐迈进。

(上接15頁)号筒式的喇叭，效率較高，但是不仅价格昂贵，且市面不易买到。为了減低成本和适合大众化起見，因此我就采用普通的舌簧式喇叭，以上海203号永磁式和广东省人民电台服务部出品的較好一点，其他市面出售的一般舌簧式喇叭，效率不高要加工修改，才能适用。本机綫路如圖4，当用綫路圖(1)的时候，輸出变压器上，必須并联一个較大数值(約0.5—0.1微法)的固定电容器，但如采用綫路圖(2)的話，則該电容器，可以不用，或可隨采用的喇叭按实际情况試驗决定。

**4. 天綫和地綫：**我采用的天綫有二条，裝成V形，即用二条26公尺的天綫銅絲裝成V形做水平部分。引入綫是各約10公尺，高离地面約4公尺(愈高愈好)。使用时兩条同用，如用單条亦可，但間有电台声音稍小一些。地綫良好与否，对收音成績也有極重要的关系。我的收音机地綫是利用自来水管。

本机因为采用金屬整流器檢波，故效率很好，灵敏度甚高，(和晶体管檢波差不多)，在我住的地方，室内收音，当天气晴好的夜間，距离住房四十公尺还能听到声音，如将喇叭放到室外空地，则距喇叭五十公尺左右的地方，还能听到声音，白天收音，距喇叭20公尺左右，可以听清。本市(广州)四个电台均能收听，接收較大的电台时声音响亮，輸出直流电压达11伏特，交流24伏特，(用一个舌簧式喇叭时測試情形)音量和日式四管交流再生式收音机不失真时的情形相似。

# 用載波傳輸的有綫广播 遙控放大站

無錫廣播站 王祥興、徐忠良

今年春节前，我們在距县广播站12公里的周涇巷建立了一个遙控放大站。这个站开始时是利用低电平信号傳輸，工作情況靠裝在該站附近一所小学里的监听喇叭和聯絡電話來了解。但綫路一出故障，電話不通，有时已停播了三、四天，等到听众來信反映才發覺。自省广播管理局載波机試制成功后，就把县站改用載波傳輸，根据交流、直流、高頻和低頻電流的特性，在同一對綫路上分別用作載波广播、電話通話、直流遙控和幻綫回輸監視等4个用处，試用了兩個多月，感覺有这样几个优点：

1. 利用載波傳輸有綫廣播，可以提高放大站的音質，听起来信号輸入的高頻衰減比在低电平傳輸時小，頻率响应好。

2. 因为用了载波，可以借用幻线回输音频电压作监视，便于县站了解放大站的工作，有利于放大站采用遥控，节省人力。

3.广播时照常通话，提高了电话线的利用率。

我們在試用過程中，也會碰到如下幾個故障，由於有了回輸監視設備，能及早發現加以克服，使停播時間不超過一天。故障現象是：

**編者按：**用遙控制管理放大站，使扩音机按时自动开放和停止广播，無疑是一項比較好的办法。遙控制不仅能使县站随时了解放大站的工作进行得是否正常，最大的优点还在于扩音机由县站控制后，只要县站定期派人巡修，站內就無需维护人員。可以把原先駐站的技术人員解放出来从事其它工作。这篇文章介紹的遙控方法，虽像文中所指出的那样还有缺点，例如串音問題，放大站停电問題，都將使工作增加一些困难或造成一些錯覺，但总的說來，仍不失是一个好办法。采用遙控制时，要考慮到机線的質量，以及各个繼电器的机械的和电气的性能是否可靠，否则也有可能帶來更多的煩麻，影响广播的正常进行。

喇叭（接單綫）。


2.回輸電壓表  $V$  讀數小 (正常時為 2 伏左右), 經檢查是饋線過河電纜破裂通地。

3. 無回輸电压，兩次是电源熔絲燒斷，一次是高  
灵敏度繼电器（圖2中 $R_{y1}$ ）綫圈霉斷。

为了便于了解放大站的工作，我們在开机前5分鐘先送出杂音信号，測試如延迟时间是否正确（SW閉合后何时才有回輸电压），机器是否工作（有無回輸电压）等等，同时为了防止繼电器因打火花接点燒牢而关不掉机器，广播結束再送一次信号，然后拉开SW，如沒有回輸电压，表示机器已关。

現在把这个放大站的安裝及設備寫在下面，供其它有線廣播站參考指正。

圖 1

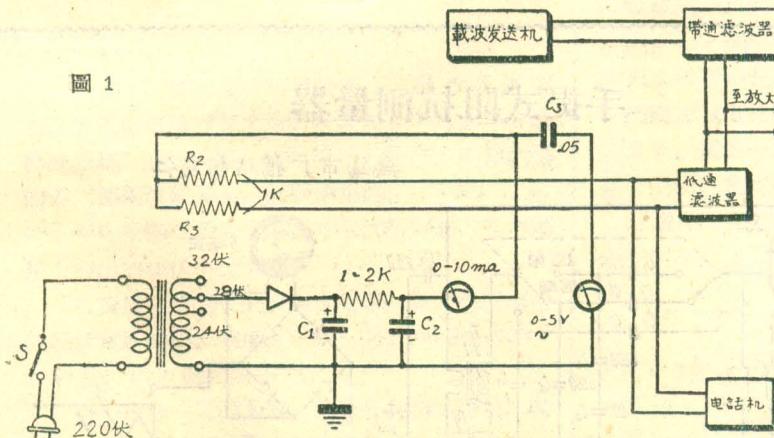

1.遙控繼電器電流表 A (圖 1) 讀數增大 (正常時為 3.5 毫安)，測量出是線路上有地氣，內中兩次是郵電局架線時碰了臨時拉線，一次是有人中途私掛

圖1是县站的遙控設備，电源变压器是利用原来繼电器用的，也可用电鈴变压器改繞，只要次級輸出的电压經過綫路的降压后符合繼电器  $R_{y1}$  的規格。綫路長、綫徑細的最好用高灵敏度的繼电器，我們用的是20伏2—3毫安的，因此硒堆仅用华北無綫电器材厂出品的60毫安的硒片2片。但高灵敏度繼电器的接点通过的电流小，要另外带动一只接点大的繼电器作为扩音机的电源开关(圖2中  $R_{y2}$ )。濾波电阻  $R_1$ 可根据綫路長短变换(我們采



用实地測試法校驗的)。直流幻綫起初我們用中心抽头的變壓器，後來改用了2只1千歐綫繞電阻(阻值力求平衡)，效果相同。電壓表V是回輸監視用的，可用0—5伏動圈式交流電壓表。關於載波機的安裝，見“無綫電”月刊本年5、6兩期連載。

圖2是放大站扩音机电源部分和遙控設備。我們用的是無錫電台服務部出品的FM-70型300瓦機，上項遙控與延遲設備也由該部協助設計的，機內有過負荷


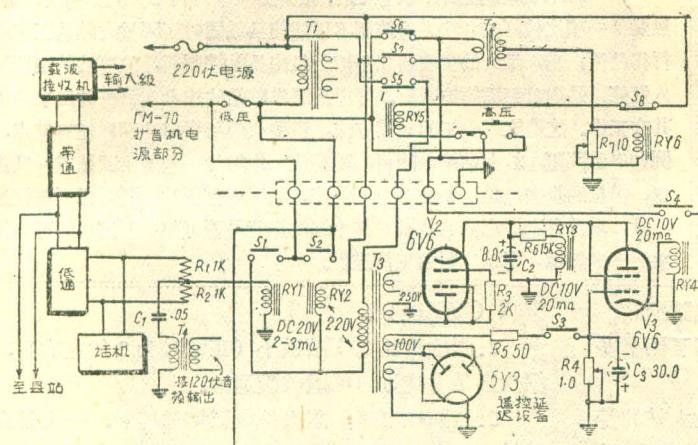


圖 2

當县站把  $SW$  闭合后，即有直流电从傳輸幻綫經過放大站繼电器  $R_{y1}, R_{y1}$  將  $S_1$  吸下，帶动  $R_{y2}$  把  $S_2$  吸下，扩音机低压开关接通，同时遙控設備的电源也通过接点  $S_1$  接通， $V_1$  管輸出的100伏負电压加到  $V_3$  管的栅極上，把  $V_3$  的屏流截斷。約20秒鐘后， $V_2$  的

輸出使  $R_{y3}$  把  $S_3$  吸开，切断了  $V_3$  的柵偏压，这时  $C_3$  开始通过  $R_4$  放电，因此  $V_3$  柵極上的負压要延迟一个時間后才能消失。延迟時間由  $R_4$  和  $C_3$  决定。采用圖中的数值并調整  $R_4$  的位置，延迟時間可以从 30 秒到 3 分鐘。等到  $V_3$  的柵偏压消失， $V_3$  的輸出使  $R_{y4}$  把  $S_4$  吸下， $S_4$  又接通  $R_{y5}$  的电源，于是  $S_6$ ， $S_7$  便把扩音机高压接通，扩音机开始工作。由于  $V_3$  的延迟作用，扩音机高压要比低压延迟 30 秒到 3 分鐘开启。 $R_{y5}$  是原机里的繼电器，要加裝一个反方向的接点  $S_5$ 。这样，当  $R_{y5}$  的接点  $S_6$ ， $S_7$  接通的同时， $S_5$  切断了  $T_3$  的电源，延迟設備停止工作。但高压电源由于  $R_{y5}$  的自保作用直接經  $S_6$  接通。如果机器过負荷时， $R_{y5}$  的接点  $S_8$  跳开， $R_{y5}$  的电源被切断，于是  $S_5$  自动閉合，延迟設備重复一次上述工作，再把高压接通。

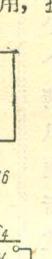

圖中  $V_2$  可用 6X5，可省一只電阻  $R_{3s}$ ，降壓電阻  $R_6$  的數值隨所用電子管及  $R_{y_3s}$  的規格而定。 $T_4$  是回輸電壓用的線路變壓器，也可以直接從扩音機監聽喇叭的線頭上接出，不過電壓低些。


安装这种遥控放大站时，要注意两点：如果传输线与县站输出的其它高压线同杆，由于幻线是单线，回输电压里就混有串音电压；如果同杆的是高压单线，那末串音太大，回输监视设备不能使用。其次，放大站停电时，县站也可能误认为机器发生故障。

我們在电台技术人  
員協助下，自己制成了  
一只阻抗测量器，仅用  
一个电子管3S4作振  
盪，輸出週率有50周、  
400週和1000週三种。

这个测量器全重連  
甲，乙電在內不到2公  
斤，在郊区測量分配饋  
線用戶綫的特性及綫路  
阻抗都很方便。這個振  
盪器的另件數值見附  
圖

## 手提式阻抗測量器

無錫市廣播站胡友仁

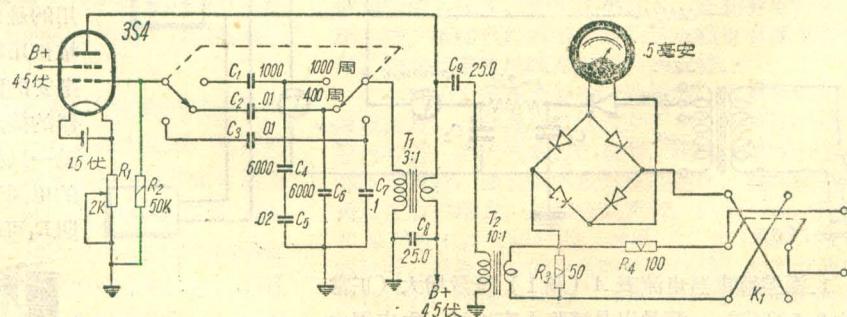

# 利用串音电流 在线路中途搭挂喇叭

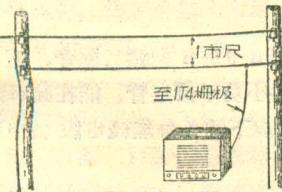


圖 1

串音电压为1.2伏，将这信号电压送入一个2管干电放大器(如用1T4、3S4电子管)中，声音很好，可带动20—40只舌簧喇叭。

$R_1$ 是1千欧可变线绕电位器，是调节振盪强弱，使输出短路时表上指针读数为0， $T_2$ 是6V6输出变压器，次级改绕。使圈数比为10:1。 $K_1$ 用的是四刀二掷两波段开关，并联使用的。

甲电用两节手电电池，并联供给灯丝，乙电则用上海出的45伏小型电池。

电表用0.5毫安的普通电流表，表面根据测得的记录重新绘制。刻度分三行：0到100欧、100—1000欧、1000欧到无穷大。

有了这样一只测量器，测量各种喇叭阻抗，特别是测量线路，可以很方便地直接从表面上读得，正同用万用表测量电阻一样方便。

我省有不少地区是利用区、乡电话线路放送广播的，但在沿途进行中途搭挂喇叭时，往往由于群众管理不善，听了广播后，不能及时将喇叭插头拔掉，影响电话的畅通，有时还造成电话失密的现象。另外，线条的负荷量是有一定的限度的，沿途喇叭搭挂多了，远近端喇叭音量就不平衡。因此，过去很多地方就采取了大量拆除中途搭挂的喇叭的消极办法，影响广播收听和喇叭的迅速普及。

在党的支持和总路线的光辉照耀下，解放了我们的思想，敢想敢做，苦练苦干，创造了利用串音电流进行中途搭挂喇叭。我们在一条7公里长、2.0公厘的单线馈线上作了试验，在馈线送端输入1000周100伏的信号电压时，测得的

我省农村电源尚不普遍，山区人口居住比较分散，而区、乡电话线路一般长达80公里左右，沿途经过很多几十户人家的村寨，如果利用感应电流在沿途村寨进行中途搭挂喇叭，农村广播网的普及可以采取集

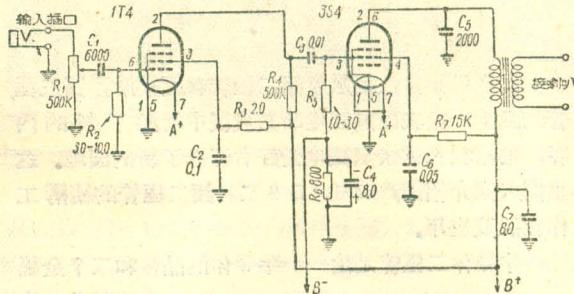


圖 2

中负荷和分散负荷两种形式相结合的办法来进行，既可以不影响电话的畅通，不增加线条的负荷量，又可节省大量的回返广播用户支线。在贯彻多、快、好、省建设社会主义的方针，扩大广播收听面，加快普及农村广播网的速度上有着重要的意义。

它的具体作法是：

一、在村寨附近的两根电话线条木杆之间，用线条2.0公厘的铁线架设一根平行线，用绝缘瓷瓶加以固定。平行线应架在电话线的下面，相距约1市尺(如图1)，然后用引下线接入一架二管干电放大器(如图2)的第一级电子管1T4的栅极上。

二、用长1公尺线条4.0公厘的铁线绕一只空心线圈，把它装牢在一只要2号弯钩瓷瓶上，再把弯钩装在电话线条的下面。线条应与电话线条平行，以获得最大的电磁耦合(如图3)。线圈一端用导线引下。

三、先在电话线上涂一层沥青，用18号皮线在涂有沥青的电话线上绕40—50圈(不宜绕得太紧)，然后引下。(贵州省广播处技术科供稿)

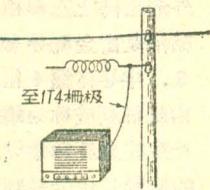


圖 3

## 請辦理第四季度預訂手續

凡欲預訂第四季度“無綫電”的讀者，請在本月內向當地郵電局辦理預訂手續，以免過期補購困難。

人民郵電出版社


# 国产Д-1、Д-9 鎗二極管

一時 倩一

表一 Д-1型鎗二極管

国产半导体点接触型鎗二極管和面接触型鎗三極管的誕生，給我国無綫電事業發展中增添了新的內容，也給我們業余無綫電愛好者开辟了新的園地。这里向大家介紹国产Д-1、Д-9二种鎗二極管的結構工作性能及应用。

半导体二極管是由一个半导体的晶体和二个金属

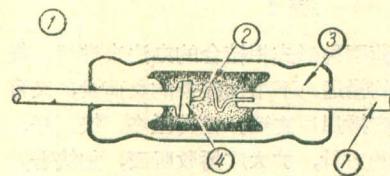

Д-1、Д-9 鎗半导体二極管的構造

电極組成，依据整流触点構造之不同，二極管可分成点接触型和面接触型(結合型)二种。

Д-1 是鎗  
鍵点接触型鎗


二極管。Д-9是金鍵点接触型鎗二極管。每一型中又分 А、Б、В、Г、Д、Е、Ж等七类。这二种半导体鎗二極管在外形結構上基本相同如圖1：管子的結構是由金属导綫1，触鬚2，玻壳3，半导体鎗4組成。Д-1的触鬚是由鎗絲制成称为鎗鍵，它的整流作用产生在金属和半导体之間。Д-9型管的触鬚是由金絲制成称为金鍵，这二种管子在他們的特性参数上有显著的不同。Д-9型管的正向电流远超过于Д-1，目前生产的Д-9型管正向电流可达300毫安。

## Д-1、Д-9 二極管的特性

Д-1、Д-9 这二种点接触鎗二極管，在出厂时均需进行严格的电特性測試，及气候机械諧振等試驗，其电参数均能符合表一，二上的技术要求。圖2、3为Д-1、Д-9 型鎗二極管的典型伏安特性曲綫。

从特性曲綫里可明显地看出当导电較好的一边称为正向电流或正向电压。而另一个方向则称为逆向电流或逆向电压。鎗二極管沿导电方向通过时电流很大，也就是在这一方向时电阻很小，当然其逆向电阻就很大。

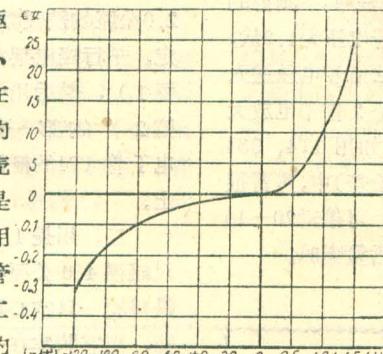从特性曲綫里也可看出，鎗二極管是一个非線性的电阻，利用这种非線性性質，可將它們用作無綫电



+20°±5°C	Д1А	Д1Б	Д1В	Д1Г	Д1Д	Д1Е	Д1Ж
+1伏时正向电流(毫安)	2.5	1.0	7.5	5.0	2.5	1.0	5.0
許可整流电流(毫安)	16	16	25	16	16	12	12
当反向电流不超过0.25毫安时的反向电压(伏)	10	25	30	50	75	100	100
最大許可反向电压峯值(伏)	20	30	30	50	75	100	100
反向击穿电压峯值(伏)	40	45	45	75	110	150	150

的檢波器，变頻器，倍頻器等。

## Д-1、Д-9 鎗二極管的应用

半导体的应用很广，在無綫電技术、电子学、直  
流工程、及自动裝置中佔据了很重要的地位。


Д-1、Д-9是n型鎗二極管，它可  
用來代替小功率真空管，能在频率为  
150兆周以下的各种無綫電設 备中正  
常工作。

Д-1、Д-9 可用在电视接收机中，  
例如作显影管螢光屏亮度的柵偏压供  
給的整流元件，及鑑頻器、影像檢波  
器等用。

我們还可利用鎗二極管來組成計  
数电路，用在原子放射能計數器中。

此外，由于鎗二極管正向电阻和逆向  
电阻差別很大，因此可在將正弦电压变  
成脉冲电压的  
电路中作限流  
器用。

鎗二極管  
因为輸入电容  
和电荷通过晶

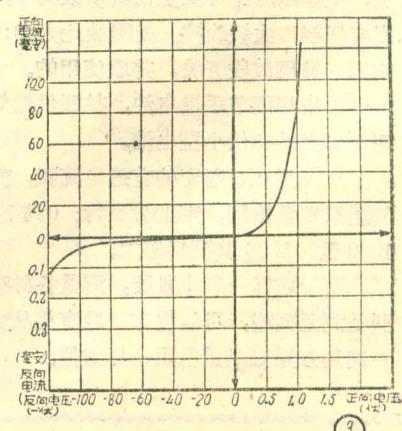

## 国产小型电阻电容器

由于無綫電技術的發展，對於構成無綫電設備的各項元件越來越要求它体积小，重量輕。元件的小型化和超小型化已經是當前元件發展的主要方向之一了。西南無綫電器材廠為了適應科學技術和生產大躍進的需要，根據蘇聯產品的實樣和國家標準，仿製成了六種小型和超小型元件。

1. 小型聚苯乙烯電容器：這種電容器的介質損耗小，絕緣電阻大，電容量為100—1000微微法，工作電壓60伏，使用環境溫度為 $-60^{\circ}\text{C}$ — $+70^{\circ}\text{C}$ 。

2. 小型陶瓷電容器：這種電容器的直徑只有2公厘，長度僅及火柴梗的 $\frac{1}{4}$ （不連引線）。瓷管外面塗有表示溫度系數的色漆。電容量為1—3000微微法，工作電壓60伏，使用環境溫度用高頻陶瓷做成的一種是 $-60^{\circ}\text{C}$ — $+70^{\circ}\text{C}$ ，另一種鐵電陶瓷的是 $-40^{\circ}\text{C}$ — $+70^{\circ}\text{C}$ 。比率電容最大值比一般陶瓷電容器大十几倍到几百倍。

3. 小型紙電容器：製造這種電容器的鋁箔比一般電容器里用的更薄，製成後裝在圓形薄鋁壳內，兩端灌注環氧樹脂，保證可靠的密封。設計的容量從510微微法到0.05微微法，工作電壓100伏，環境溫度 $-60^{\circ}\text{C}$


體檢波器的時間遠小於電子管所以適宜用於超高頻。

D1、D9 鎳二極管作檢波器用時，可完成接收機輸出端將高頻信號變為中頻的變頻器的任務。除此還可用作視頻脈沖檢波器。

鎳二極管的應用很廣，具有許多優點如構造小巧，消耗功率小，且不需要加熱的燈絲電流。此外鎳二極管大量生產容易，體積小壽命長，即使在很強的振動下也不會損壞，便於攜帶。在許多場合下，因此在無綫電技術中鎳二極管完全有可能代替真空二極管。

表二 D-9 型金鍍鎳二極管

$+20^{\circ}\pm 5^{\circ}\text{C}$	D9A	D9B	D9C	D9D	D9E	D9F	
+1伏時正向電流(毫安)	10	90	10	30	60	30	10
當反向電流不超過0.25毫安時的電壓(伏)	10	10	30	30	30	50	100
最大許可反向電壓峰值(伏)	10	10	30	30	30	50	100
最大許可整流電流峰值(毫安)	25	40	20	25	30	20	15

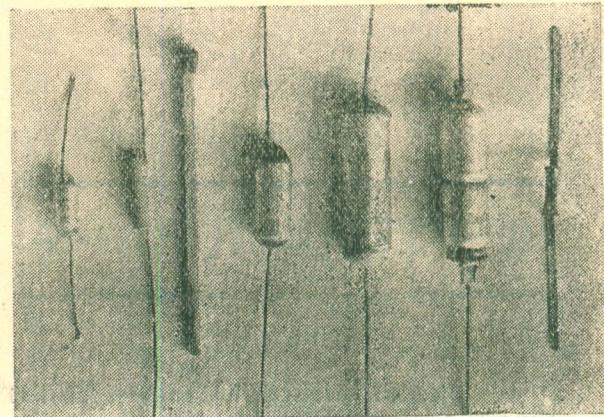

國產小型元件（實際尺寸）和火柴梗尺寸的比較  
（從左到右）：1) 小型聚苯乙烯電容器；2) 小型陶瓷電容器；3) 1500微微法小型紙電容器；4) 0.5微微法小型金屬膜電容器；5) 5微微法30伏小型电解電容器；6) 炭膜電阻。

$+70^{\circ}\text{C}$ 。體積比一般小型電容器還小1.5—5倍以上。

4. 小型金屬膜電容器：金屬膜電容器是用單層紙做成的，這是一般電容器所不能做到的。由於作為電極的金屬膜比一般用的鋁箔還要薄得多，所以體積小巧。比率電容比小型紙電容器的比率更大。這種電容器也是裝在薄的圓形鋁殼裡，兩端也用環氧樹脂灌封。電容量為0.05—1微微法，工作電壓100伏，環境溫度 $-60^{\circ}\text{C}$ — $+70^{\circ}\text{C}$ 。

5. 小型电解電容器：這是一種鋁电解電容器，電解液以乙二醇和硼酸胺為主。容量為0.5—25微微法，工作電壓4—60伏。工作溫度分耐寒與不耐寒兩種：耐寒的為 $-40^{\circ}\text{C}$ — $+70^{\circ}\text{C}$ ，不耐寒的為 $-10^{\circ}\text{C}$ — $+70^{\circ}\text{C}$ 。這種電容器比一般电解電容器在同樣電壓和電容情形下，體積小2.5—4.5倍。

6. 小型炭膜電阻：這種電阻長7公厘，直徑2公厘，是在陶瓷管上被一層炭膜做成，阻值從27歐到1兆歐。功率0.12瓦，工作電壓100伏。（本刊根據章士瀛稿改寫）

## 重 要 更 正

1. 本刊1958年第7期第7頁下“為什麼我國採用625行的電視標準”，誤排為“為什麼我國採用25行的電視標準”，特此更正。

2. 1958年第7期第9頁第18行“柵線的材料有銅線……”。“銅線”二字系鉛絲之誤。

3. 1958年第7期第14頁圖1中 $R_4$ 應為0.5， $C_5$ 應為0.1，原小數點在版上均因腐蝕過甚漏掉。

## 使矿石机喇叭再响些

一般帶喇叭的矿石机，若用的不是矿石机專用的高效率喇叭，如果細心改装也可使它的效率提高不少。在我們無綫電小組里是把舌簧喇叭（8吋，0.5瓦）进行了以下處理。

一、減小舌簧与極靴間空隙：首先把喇叭全部拆卸开，把垫住極靴的綫圈框（膠木板）銹窄一些（圖1）。但要注意不要銹得过多了，要隨銹隨試，直到極靴与舌簧間仅有一最小的縫隙似触而未触时为止。

有些喇叭的这个空隙是用承舌簧的銅片上四个突出的邊頭塞墊而成的，可以用同样的办法把这四个邊頭逐次的銹掉一些。

二、把連接舌簧和紙盆的橫桿在固定螺絲的一端銹薄一些，但应注意的是不要銹的过薄了，否則它就不能支持舌簧悬浮于極靴空隙中間而使碰片。

三、改接綫圈：把綫圈框中的漆包綫全部倒下，在其長度的中間（可以根据測量电阻或綫圈匝数来估

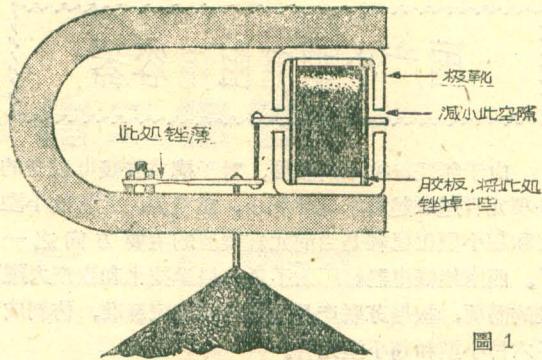


圖 1

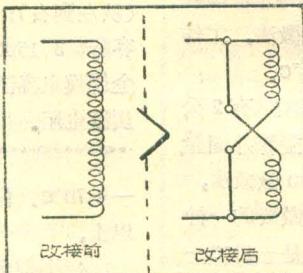


圖 2

計，一般喇叭直流电阻为1000或1100欧，繞4200—4600匝)鉗接一引出綫头，然后再双股并合起来繞在綫框上，最后再把原来兩個綫端鉗接在一个引出綫上（若剩下一股較長的部分可截去不要）。

另一种做法是把漆包綫倒下一半处截断作两个抽头引出，再將倒下的一半重新繞上，这样就成为兩個綫圈了，最后把这两个綫圈并联（圖2）。

效果：經過这样处理后的喇叭，在我市收听黑龙江电台的广播时，响度能增大一倍以上，原来仅能在1.5—2平方公尺听清的講話声会突然变得能在20—40平方公尺的房間听清。


（哈尔滨市少先宫荣承鑑）

## 爱好者小制作
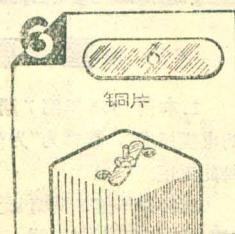
### 中週变压器防塵办法

普通空气芯的中週变压器，罩子上都有两个小孔，这是用来調節連在中週变压器上半調整电容器的。塵埃和潮气很容易从这两个小孔內侵入，往往形成中週电容器短路和使收音机灵敏度低落等毛病，現在有一个办法，可以防止这个弊病：

用薄銅片或薄鋁片，剪成如附圖所示形狀，中間打一螺孔，旋紧在中週变压器罩子上的螺絲上，調整中週時，將銅片撥开（如圖），不調整中週时，就用銅片兩頭將孔眼遮严。这样，就可以防止潮气和灰塵侵入中週变压器。（汪少森）




### 母子电烙铁

手头只有一只瓦特数較大的电烙铁（如100瓦以上）焊較小的零件时頗感不便。本刊以前曾介紹一种用大烙铁焊小零件的方法，但遇到要焊大型零件时拆下也不太方便，現在介紹一种方法。

将烙铁的紫銅心取下在尾端用絲錐鑽一有絲扣的圓孔，再取一直徑較小的紫銅棍，一端用銼刀銼平，一端套出和烙铁心尾端孔內絲扣相同的絲扣。焊小件时將其擰入烙铁心的尾端孔中，再將烙铁心倒插入烙铁腔內（如圖）即可。焊較大型的零件时只要將小紫銅棍擰下按原来的样子把烙铁头裝上，这样由于备有大小两个不同的烙铁头，等于兩把烙铁所以很方便。


（李禎祥）

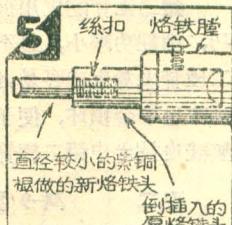
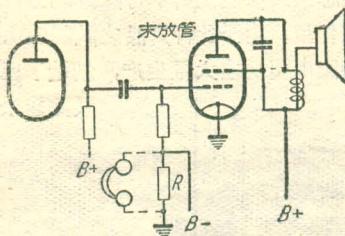
## 加听筒的小办法


电池式二、三管机都可加听筒。一般多用傍路法加听筒，则听筒分享了扬声器的放音，影响很大。我实验将听筒并联末放管栅负电阻器R上。并联后要将电阻阻值增至原电阻值的20%—30%左右（也可不增）。当你收听

远地电台时，  
听筒的声音，  
清脆锐耳，要  
比扬声器放声  
清楚优越得多。（赵宏波）


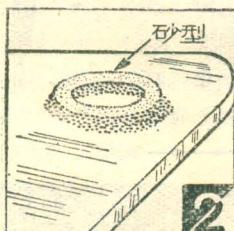
## 在玻璃上打孔的方法

用丙酮 ( $C_3H_6O$ ) 或者汽油、酒精擦掉要打眼这一面的玻璃上的油污。之后，将细砂子稍微掺点水堆在准备打孔之处，拿磨尖锐点的木棒在砂堆中扎个圆锥形孔（孔底部直径应当等于要在玻璃上打孔的直径）。然后，把熔解成200—300°C的焊料（软焊锡或是锡）倒在砂型中。等焊料凝固以后，玻璃也跟着裂



成孔了。先清除掉砂子，再取出和玻璃黏在一起的圆锥形焊料。便出现一个圆孔。

假如事先没有把玻璃擦干净，就会把玻璃炸成裂纹，结果是前功尽弃。


此法可用于刻度指示板

上的电容器、电位器或波段开关的伸出孔（刘红征译）

自苏联无线电杂志 1958.1月号）。
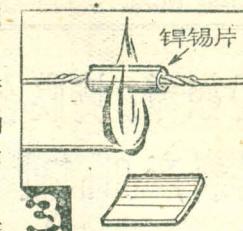
## 火柴焊接法

在绕制线圈的过程中，常会碰到折断和长度不够的漆包线剪掉不用非常可惜，可以把它焊接：把要焊接的两头用砂纸擦净，绞在一起，涂上一点焊剂。另外用小刀削一片像米粒大的焊锡薄片，包在绞合的线上；然后擦一根火柴，把焊点靠近火焰边缘，焊锡就会很快的熔化扩散渗入线缝中去，这时当即把火移开，焊接就完成了。




起来使用，不会影响质量，可以节约铜线。

现在介绍一种用火柴焊接漆包线的方法：把要焊接的两头用砂纸擦净，绞在一起，涂上一点焊剂。另外用小刀削一片像米粒大的焊锡薄片，包在绞合的线上；然后擦一根火柴，把焊点靠近火焰边缘，焊锡就会很快的熔化扩散渗入线缝中去，这时当即把火移开，焊接就完成了。（阮兆祥）
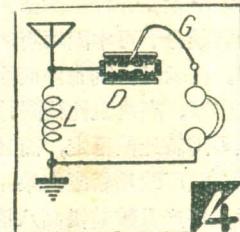
## 剃刀片检波

找一剃刀片按照图接好。图中L是线圈，是在直径 $2\frac{1}{2}$ 吋纸管密绕漆包线一百廿圈（二十六号）。D是剃刀片，它的一端和天线，线圈的一头固定，另一端和触针G接触。触针G是用一弹性强一端尖的铜丝做成（或拿一别针代替也可）。

接好后，用触针在刀片上慢慢滑动即可收音。但须注意触针不要接触到刀片的两个边缘的开口处，否则会收听不到。据实验用它来检波的灵敏度很好，但是很不稳定（触针接触时易滑动）所以实验时一定要耐心慢慢地去找。（郑振华）



## 用6H铅笔心自制低阻电阻

在很多机件中需配用1千欧以下的电阻，其阻值往往又不是整数（如140, 180等），在一般情况下很难购得。可用国产6H型铅笔心制作。

首先取笔心一段，在石上将其两端光面磨去，其次以直径为0.18公分之裸铜导线镀锡后（长约30公分）绕在铅笔心两端（每端约绕长0.3公分），尽量

绕紧，以求得可靠的接触，减少杂声的产生。为了避免绕好之线在放开手时松脱，可在绕至终点时，再绕回至起点，将两线头扭在一起。再用锡把绕线缝隙塗满，两端焊以直径适宜的导线，校准阻值，最后塗以绝缘漆，点上表示阻力之颜色，以待应用。

国产6H型铅笔心每公分的阻力为34—37欧。做好之电阻如大于需要阻值，可在一端用上述之镀锡细线加绕若干，校至所需阻值时，用锡塗在一起。电阻之最大电流为25毫安，温度变化对阻值影响不大，接触紧密，体积小巧特别适用于小型机件及半导体袖珍机件，自制手续简单材料易购。（张巨凯）

# 在无线电工业战线上

## ZAI WUXIANDIAN GONGYE ZANXIAN SHI

### 国产粉銀漿、坡膜合金 等新产品問世

华北無線电器材厂在大躍進中，最近又制成国产粉銀漿、坡膜合金、各向異性恒磁性瓷、偏轉繞圈和行幅度輸出变压器磁芯等几种新产品，其中粉銀漿和坡膜合金在产品質量上已达到国际水平。現分別介紹如下：

**1. 国产粉銀漿** 华北無線电器材厂最近用国产材料試制粉銀漿成功。这种粉銀漿具有一般最好粉銀漿的优点，而在电气要求（介質損耗值）与附着强度等主要性能方面已达到国际水平。粉銀漿是制造云母、陶瓷电容器必需的原料。把它噴塗在各种絕緣基体上，經燒滲其銀分子可牢固地附着在材料表

面。在云母、陶瓷兩面塗上銀漿作金屬極片就可制成电容器。高稳定性繞圈骨架也需要它。它不仅能使C.L.Q值比較稳定，而且較用金屬可縮小体积。

該厂改用新配方采用国产原料并简化制造工艺后，年产量較前提高八倍，成本降低一半，給国家节约原材料費七十万元。圖为該厂青年“双雷爆炸队”突击手在球磨机旁研究試制国产粉銀漿。

**2. 坡膜合金** 坡膜合金是一种特种軟磁合金，在無線电技术工業及电气工業中用途很广。它具有最高的初始及最大的导磁率，并具有相当小的矯頑力。一般用于小型变压器、繼电器的铁芯、电表及磁屏变压器的磁路另件。

該厂于最近試制成功，并已投入大量生产，以滿足其他生产單位之需要。

該产品經測試結果，在物理性能方面，已超过美國。

**3. 各向異性恒磁性瓷** 华北厂繼出产各向同性恒磁性瓷后，最近又試制成功各向異性恒磁性瓷，其磁能积已达到 $1.8 \times 10^5$  (高斯×奥斯特)，不仅性

能比各向同性提高一倍多，同时也已赶过鋁鎳合金。如以該产品代替鋁鎳合金使用，既可为国家节省大量貴重金属，而且成本低，价格便宜。

过去，各向同性恒磁性瓷，只能用于揚声器上，而各向異性恒磁性瓷則可用在电表、話筒和手搖發电机上。行波管、电子显微鏡的聚焦系統上也要用到它。

**4. 偏轉繞圈和行幅度輸出变压器磁芯** 这种磁芯系为电视机所不可缺少的另件之一，用于显象管组件里。由于此种产品之試制成功并投入生产，就为我国电视机之大量生产，創造了極有利的条件。

(陈錦余 梅生)



### 建設牌电池質量超過美国

廈門“建設牌”电池質量赶上和超过了美国最有名的“永备牌”水平。

廈門电池厂今年2月初提出“建設牌”电池質量在兩年内赶上美国“永备牌”的躍进规划，那时候，“建設牌”电池放电只有五百至六百分鐘左右，远远落后于美国“永备牌”八百四十分鐘的水平。

职工們在經過社会主义建設总路線的學習，破除了迷信，解放了思想，學習武汉、上海、广州等兄弟厂的先进經驗，改进原有配方，寻找好的錳粉。他們日以繼夜地进行了一百多次的試驗，終于获得成功，使放电时间最高达到一千二百三十分鐘。大批投入生产以后，放电时间也保持在一千零二十至一千零四十

分鐘之間。这样就大大压倒了美国“永备牌”电池，提前一年六个月实现了赶上美国“永备牌”的躍进計劃。




圖為廈門電池廠工人正在為新生產的建設牌電池裝盒，準備供應市場需要。

(倪海攝 新華社稿)


### 簡易特高頻收發訊機

郵電科學研究院最近制成71-A型簡易特高頻收發訊機一種，全機采用比較簡單的電路和全部國產電子管和元件，頻率為55—65兆赫，該機可供50公里左右的距離間直接通訊應用，配合明線載波機時可作三路通話，用四線制載波機可作六路通話，不用載波機可作單路通話。

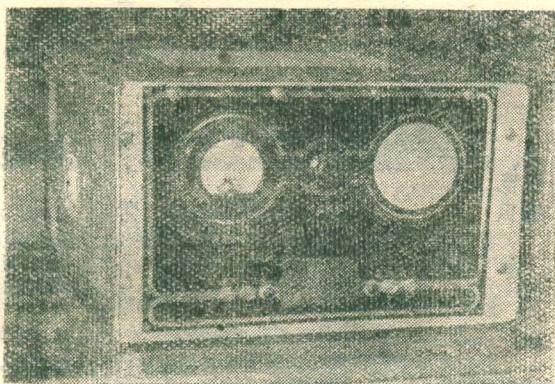

另外還制成71-C型簡易長距離特高頻收發訊機一種，供200—300公里間多路通話之用，收發訊機都是用晶體控制的，頻率是144—152兆赫，其他特性與71-A型相仿。

(柳岸攝影)

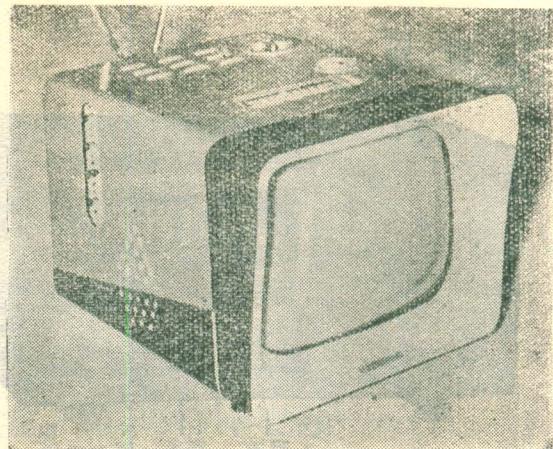


### 兩種新型電視機

繼國營天津無線廠制成820型“北京牌”電視機以後，在大躍進中，我國又有兩種新型電視機誕生了。

上海廣播器材廠在“八一”前試製成功第一架“上海牌”電視機。這種電視機共有17只電子管，顯像屏幕的面積有14寸寬，10寸高，是該廠職工在18天的時間里趕制出來的。下圖為該廠制成的“上海牌”電視機。

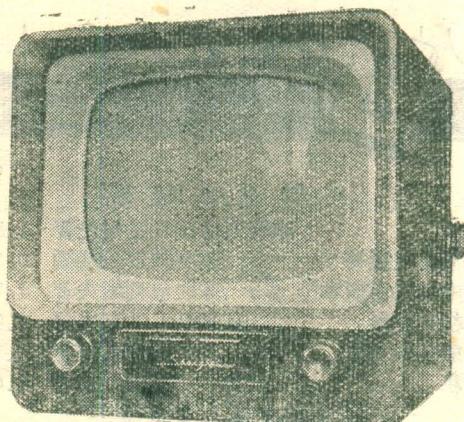
天津無線電廠的職工們經過一個月的苦戰，又設計製成了一種821型普及式電視，廣播兩用接收機（上圖），向“八一”建軍節獻禮。該機只採用11只電子管，價錢低廉，式樣美觀。機後附有室內天線。還能當普通五燈機使用，收聽中波廣播節目。這種普及式電視機的試製成功，將大大促進我國電視廣播的普及。



# 資料



↑ 开关 音量 ↑ 频率 选择 中波 短波 选择 ↓

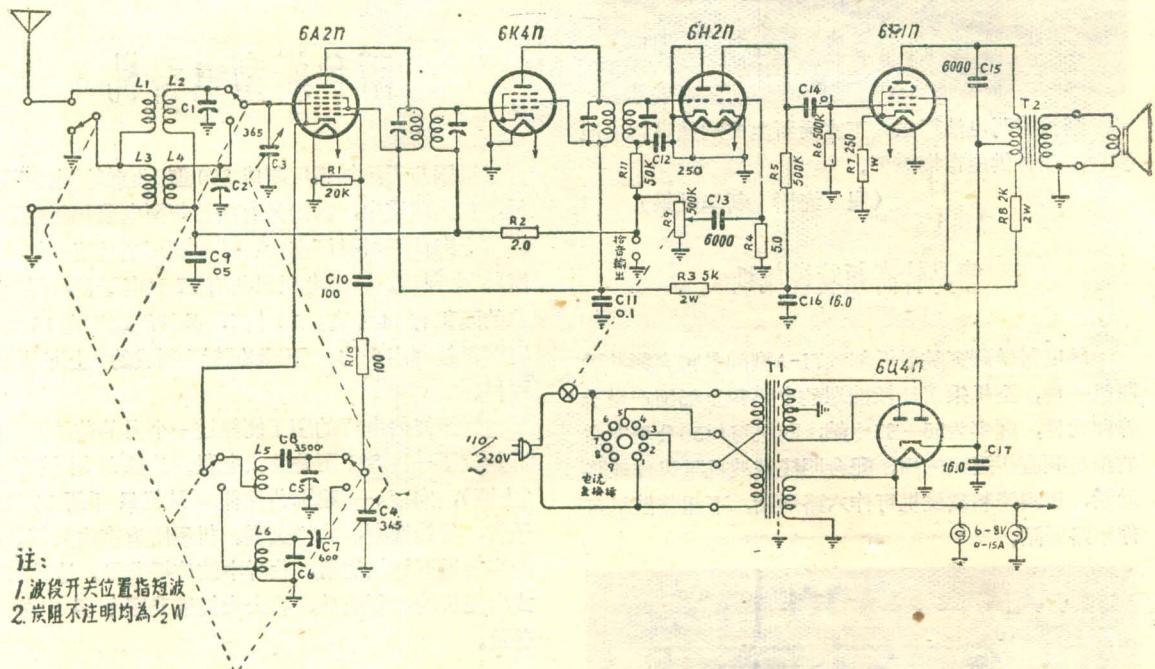

## 本社最近新書

雷达	苏联索洛佳日尼柯夫著	1.80元
业余无线电问答	苏联特罗茨基编	0.50元
无线电爱好者读本	苏联包利索夫著	1.70元
收音机的测量	苏联斯尼采列夫著	0.65元
趣味无线电工学	苏联列维廷等著	1.10元
扩音机	程权著	1.60元

下列各书十月出版

磁录音机 宋湛清编 估价：1.10元

## 美多牌 52A-A 型 五灯二波段收音机

公私合营上海无线电器材厂出品

本机特点是外形美观别致。机箱采用上等木料制成，面板上配以镀金的金属网、金属条金色旋钮等，光采鲜艳夺目。用塑料玻璃做刻度面板，不易碰碎，字体用双层式，有立体感觉。除收听广播外，还可放送唱片。


收听波段：中波 530—1600 千周，

短波 3.9—12 兆周。

电子管：6A2Pi, 6K4Pi, 6H2Pi, 6PiPi, 6U4Pi

电源：交流 110/220 伏，50 周。

消耗电力：不大于 35 瓦。

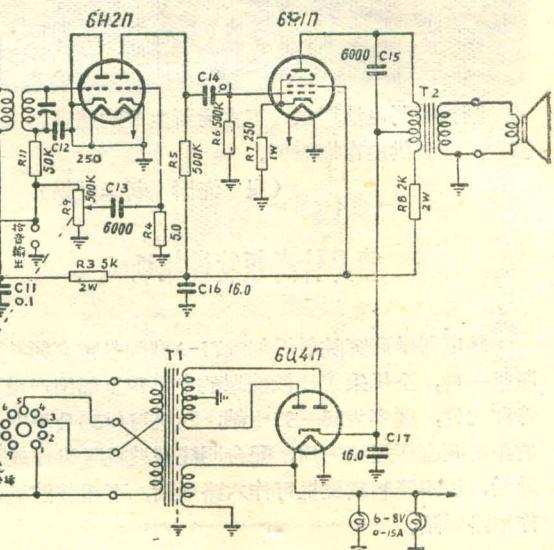

介绍电磁学及电声学常识、磁录音机概说和各部分的分析、各种应用数据、常用录音机实例、维护、检修及使用方法等。

喇叭 馮报本等著 估价：0.40 元

结合国内工业产品介绍了收音机、扩音机和有线广播网上常用的舌簧、永磁、励磁、号筒等喇叭的原理、构造和性能；介绍了若干种喇叭箱的制作，以及喇叭在播音场地的布置，最后对喇叭的修理和维护作了较详细的讨论。

从矿石机到二管机 白之卿等著 估价：0.40 元

介绍各种无线电零件的道理和各种电路的工作原理等，逐步介绍到矿石机、單管机和二管机的实际裝制。

收信电子管及其应用

(日本) 森田孝一著 估价：0.60 元  
介绍一些常用电子管的特性和怎样正确选择、使用各种电子管。并介绍一些电子管的构造、各种常用的設計数据等。

优良矿石收音机 陈宪文等著 估价：0.15 元

介绍效果较好的矿石收音机若干种，有电路及詳細的制造说明。

# 收音机制作講座

Shouyinji Zhizuo Jiangzuo



## (四) 低頻負回授電路

在音質良好的收音機里低頻放大級往往有負回授電路。這種電路的最大好处是能够改善低頻放大器的頻率響應特性，在配合適宜時，能使整個音頻範圍內各頻率的放大增益基本上完全相等。

負回授電路的工作原理，是把輸出電壓的一部分，按反對輸入電壓的方向送到輸入電路里，因此有減低輸入信號電壓強度的作用。但負回授具有下列幾種優點：(1)放大器內部所產生的失真和噪聲、交流聲等被反相送到輸入電路里，再經放大以後，能抵消一部分原來所產生的失真、噪聲和交流聲；(2)能矯正放大器放大力不均勻的現象。當放大器的放大力過大時，負回授作用也相應增大，這就減低了電子管的實效放大倍數；而當放大器的放大力小時，負回授電壓小，電子管放大器的實效放大力獲得提高。因此，雖然電子管放大器本身的放大力有變化，但有了負回授作用，就能使輸出電壓趨向於一致。因此由於放大器頻率響應不佳，內部零件變值，電子管衰老等原因所造成的放大器增益變化，都可用負回授加以補償。

負回授電路可分為兩類：一類叫電壓負回授，它的負回授電壓大小與輸出電壓成正比，輸出電壓愈大，負回授作用也愈強，因此有維持輸出電壓不變的特性。當負回授程度非常大時，可使輸出電壓基本上穩定不變，因此可以獲得定壓輸出。

另一類叫電流負回授。這並不是說把輸出電流回授到輸入電路里。實際上仍是使輸出電壓回授到輸入電路里。但負回授電壓與輸出電流成比例而不是與輸出電壓成比例。圖11是電壓負回授和電流負回授電路的比較。圖11(甲)是電壓負回授電路， $R_1$ 和 $R_2$ 構成分壓

## 收音機中的特殊電路——II

羅鵬搏

電路， $C$ 是作隔斷高壓直流電用的，容量很大，對音頻電流不起降壓作用。回授到輸入電路里的反相電壓是輸出電壓的  $\frac{R_2}{R_1+R_2}$ ，在一般情況下這個比值小於1。圖11(乙)是電流負回授電路，在輸出放大管的負荷電路里串聯一只電阻 $R$ ， $R$ 的阻值比喇叭的音圈阻抗小得多，因此它不會消耗過多的功率。在 $R$ 上的音頻電壓降是與流過喇叭音圈的電流 $i$ 成正比的，其數值為  $i \times R$ 。把這電壓按相反的相位送到輸入電路里去(在圖中是接到輸入變壓器的下端)，就成為電流負回授電路。電流負回授電路里的負回授電壓既然是與輸出電路里的電流強度成正比，因此具有維持輸出電流趨向不變的作用。電流負回授的缺點是對阻抗隨頻率變化的喇叭負荷來說，有增加頻率失真的效果。因此實用價值較小。在實際線路中，若把一般輸出放大管的陰極旁路電容器去掉，就成為電流負回授電路。因為在陰極電阻上所產生的音頻電壓降就是現成的電流負回授電壓。

常用的負回授電路除圖11(甲)以外，還有一個最簡單的辦法，就是在輸出管的屏極和前面電壓放大管的屏極之間，接一只高阻值的負回授電阻 $R_f$ ，如圖12。 $R_f$ 和 $R_p$ 構成一個分壓電阻，輸出管6V6的全部輸出電壓 $E_0$ 加在 $R_f$ 和 $R_p$ 的串聯電路上，而在 $R_p$ 上的電壓降  $\frac{R_p}{R_f+R_p} E_0$  就是送進6V6柵極電路的負回授電壓。 $R_p$ 是6SQ7的負荷電阻，阻值由電子管特性和

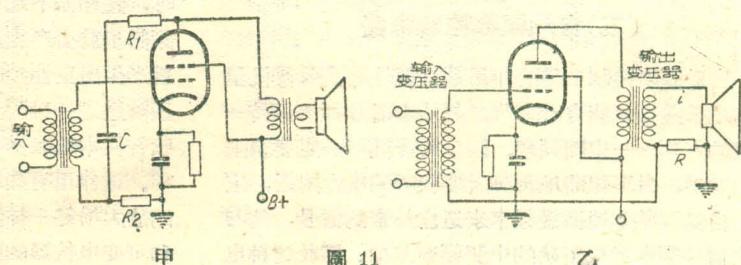


圖 11

所需放大增益来决定，因此回授的程度可用  $R_f$  来调节， $R_f$  越小回授作用愈大，但也不能过小，因这里的回授电压是与输入电路并联的。由于  $R_f$  的分流作用，使 6V6 的输入阻抗降低， $R_f$  越小则输入阻抗降低得愈多。因此  $R_f$  的阻值至少要比  $R_p$  大 4 倍以上。常用的数值大约是二、三百万欧。

在收音机里大多数是在输出级里采用负回授。因为常用的输出放大管都是五极管或四极束射管，失真度较大。又由于喇叭在不同频率时阻抗有变化，常会使高频率时输出过大，引起频率失真。而且末级管的输入电压很大，工作范围广，略一过荷也很容易引起失真，这些失真现象都可借负回授作用来减低。但也有些负回授电路包括全部低放级的，即从末级把输出电压按相反的相位回授到最前级，这时就需要注意相位关系，不要接错，以免成为正回授，反而引起振荡和更厉害的失真。有一个规律可以记住：当把屏极输出电压回授到栅极输入电路里时，若放大级是单数则构成负回授，放大级是双数则构成正回授。在遇到放大级是双数时，可把回授电压改从阴极输入，就可以构成负回授电路。

负回授电压也可以从帘栅极输入。在一般电子管放大器里，对于栅极来说，帘栅极虽然是和屏极相位相同，可是把信号电压（负回授电压）从帘栅极输入时，帘栅就具有像栅极一样的作用，使屏极电压发生相位相反的变化。图 13 是在输出变压器的初级上抽一个头，接到帘栅极上，就构成负回授电路。这种负回授电路的主要作用是减低输出管的有效屏内阻，使输出电压稳定。

实用上负回授量的大小可以用放大增益减小的程度来表示。譬如一个电子管放大器原来在输入电压是 1 伏时，输出电压是 50 伏，放大增益  $A = 50$ 。但加接了负回授电路以后却要把输入电压增大到 5 伏才能够获得 50 伏的输出，放大增益减小到原来的  $\frac{1}{10}$ ，有负回授以后的放大增益  $A' = 10$ 。用前后放大增益的比来表示负回授的程度，得  $A:A' = 50:10 = 5$ ，这比值叫做负回授因数。

### (五) 自动频率控制电路

自动频率控制电路的作用是使超外差式收音机里的本地振荡频率能自动调节，与外来信号频率保持一定的差频——中间频率。因此收音机不一定要调谐得很准确，只要粗略地调到所要收听的电台附近，它就会自动调整本地振荡频率来适应外来的信号，使与外来信号频率产生正确的中间频率差拍。因此这种电

路具有自动调谐作用。

每一位业余爱好者在开听收音机时都会有一种感觉，即当收听一家电台的时间稍久以后，声音会逐渐减小，必须把刻度盘略微再调整一下才能使声音恢复正常情况。这种现象在收听短波时更显著，原因是收音机开久以后，由于机内各零件的温度升高，本地振荡器的频率会逐渐改变，而使与输入信号频率差拍后所产生的中间频率也跟着改变，偏离原定的中间频率，因此不容易通过中频变压器，声音当然就会减小了（同时还有失真现象）。本地振荡器频率改变的原因很多，主要是由于温度升高以后绝缘材料（如管座，固定电容器里的电介质，线圈管等）的介电常数发生改变，因而使振荡频率改变。在电源电压不稳时，振荡频率也常会跟着变动。以上这些振荡频率不稳的现象，都可采用自动频率控制电路来加以矫正。自动频率控制电路不仅可以改正收音机里振荡频率不稳现象，甚至发射机的发射频率不稳时，它也能使收音机里的本地振荡器频率跟随着变化，而仍然产生原定的中间频率，保持最大的接收可靠性。

一个设计好的自动频率控制电路的控制频率作用是非常惊人的。譬如我们把一架装有自动频率控制电路的外差式收音机用人工调谐到与正确频率相差 3 千周的话，这时自动频率控制电路就能自动地改变本地振荡器的频率来迁就外来信号，使所产生的中间频率与标准数字相差不到 0.1 千周（当然，要想把频率控制到完全没有误差是不可能的。就像自动音量控制电路不能完全消灭信号强弱的变化一样）。

自动频率控制电路的基本原理，是利用一种叫“鉴频器”的电路来检查收音机中频放大器的输出信号频率是否正确（譬如说：465 千周）。在正确中频

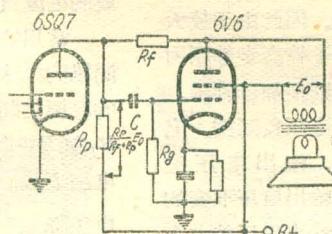


图 12

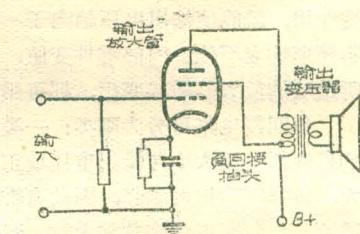


图 13

时，鉴频器不起矫正的作用。若频率偏高的时候，在鉴频器里就会产生出负性控制电压来；而频率偏低时，就产生出正性控制电压来；如图 14 所示。这种控制电压被送进一种叫做“可变电抗器”的电路里，用来改变收音机本地振荡器里的电抗，因而改变了本地振荡频率。这作用有些像用自动音量控制电压来变更收音机的放大增益一样，但在这里是控制振荡频率。鉴频器和可变电抗器的原理现被广泛应用在超短波调频接收

机和發射机里，用来接收和發射調頻电波，研究起来是非常有趣味的。現在下面作一些簡單的介紹。

(1) 鑑頻器電路 基本電路如圖15，表面看來很

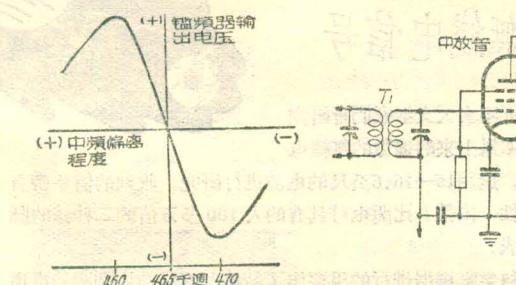


圖 14

像一个全波整流电路，可是負荷电阻接在檢波管兩個陰極之間， $R_1$  上的整流电压与  $R_2$  上的相反，起互相抵消的作用。第二只中頻变压器  $T_2$  的初次級綫圈之間的交連度非常松，从初級綫圈的上端接有一只电容器  $C$ ，把初級的中頻电压交連到次級的中心点。高頻扼流圈  $L$  不讓中頻电压通过，但直流电則可以通过。中頻变压器的初、次級都調諧到中間頻率。加到整流管6H6兩个小屏上的中頻电压包含有兩部分：由电容器从初級直接交連而来的电压和半个次級上由初次級間电感交連而来的电压。由电容交連而来的电压与  $T_2$  初級电压的相位相同，但由电感交連而来的电压即相位隨時变化，在正确中頻（諧振頻率）时与初級电压相差  $90^\circ$ ，高于或低于中頻时的相位差則大于或小于  $90^\circ$ 。当諧振頻率时，6H6兩只小屏上的交流电压大小相等，因此整流以后产生在  $R_1$  和  $R_2$  ( $R_1 = R_2$ ) 上的电压也相等，但方向相反，結果兩個陰極間的电压为零，在  $R_1$  上端沒有电压經  $R_3$  送出去。当中頻电压偏移，高于或低于中頻电压时，由于初級和半个次級上兩個相位不同的电压相加的結果，使6H6兩小屏上所受的中頻电压絕對值不相等， $R_1$  和  $R_2$  上所得的整流电压也不等，但方向仍然相反(見圖中的十一符号)，这两个电压相差以后，剩下的电压(極性按頻率偏移的方向而定)从  $R_1$  上方經  $R_3$  送到前面可变电抗器里去，用来糾正收音机的振盪頻率，使中頻向正确頻率靠攏。 $R_3$  上端輸出电压按頻率而变化的情形和圖14所示一样。这就是鑑頻器的作用。圖15里，在  $R_2$  的上端还可取出一般的自動音量控制电压，在  $R_2$  上又可取出低頻輸出电压，因此有了鑑頻器电路以后，就不需要另裝第二檢波电路。

(2) 可变电抗器电路 可变电抗器能随着直流控制电压的大小而改变它的电抗作用, 按线路结构的

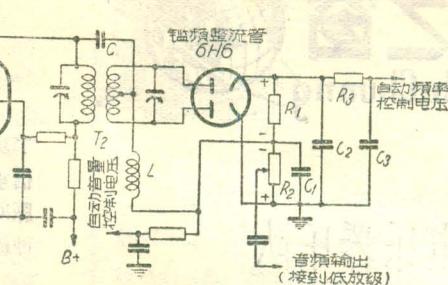


圖 15

容抗大得多，因此从  $a$  点經  $B_1$ 、 $b$  点， $C_1$  而入地的电流可說是与  $a$  点的电压同相的。可是由于电容器的固有特性，在  $C_1$  上的电压要比电流滞后  $90^\circ$ ，因此  $b$  点的电压比  $a$  点滞后  $90^\circ$ 。我們知道电子管的屏流是与柵压同相的，因此可变电抗管 6 SK 7 的屏流也必定与  $b$  点相位相同，而比  $a$  点滞后  $90^\circ$ ，就是說，这只电子管的屏流比屏压（也就是  $a$  点的电压）滞后  $90^\circ$ 。电流滞后于电压  $90^\circ$  是电感綫圈的特性，因此这样的电路就具有电感綫圈的作用了。至于电感量的大小，

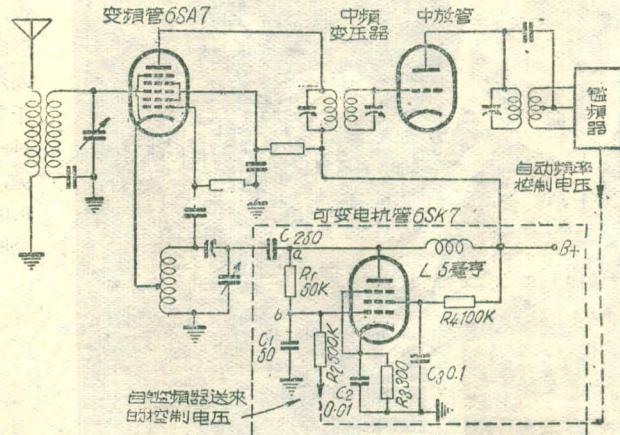


圖 16

則隨滯後電流的大小而定，電流愈小就相當於電感愈大。通過  $R_2$  而來的自動頻率控制電壓能改變電子管的跨導，改變滯後電流的大小，因而獲得控制電感量的作用。由於電感量隨鑑頻器送來的控制電壓而變化，使振盪頻率朝正確方向改變，因此就達到自動控制頻率的目的。以上所說的可變電抗器是電感性的。如果把圖 16 中的  $C_1$  改成一只小電感線圈，則成為電容性的，具有自動調整頻率作用的可變電容器了。圖 16 所列數值適合一般短波段里應用。

# 世界之窗

ShijieZhiChuang



## 电乐器乐队

苏联有一个电乐器乐队，用的主要乐器都是电子乐器。照片是莫斯科音乐学院学生卡林娜在演奏电琴，旁边是这种乐队的技术指导史丹尼斯拉夫工程师。



## 耳塞式收音机

这一只德国制造的微型收音机，全部包括晶体管、微型电池、耳机等在内，小得可以塞在耳朵里收听，并不需要另外接线。

(超 譯)

## 从木星上来的 無線电信号


近年来天文学家們曾研究了从木星上来的强力的無線电信号。运用15—16.6公尺的电波进行研究。收到的信号帶有脉冲性，由帶有比闪电时具有的大100多万倍的二秒鐘的脉冲組成。

科学家根据进行的觀察作了結論：木星的周圍密佈電离大气——电离層，和圍繞地球的相类似。这个电离層具有和地球一样的，随太陽紫外線輻射强度而变化的电子濃度。由于这样，日間電离比較强烈，妨碍了無線电信号的通行，因而大多数無線电天文学的観測都于夜間进行。所観測到的輻射据研究是某种特殊現象的后果所造成，可能类似火山。

(蕭堯榮)
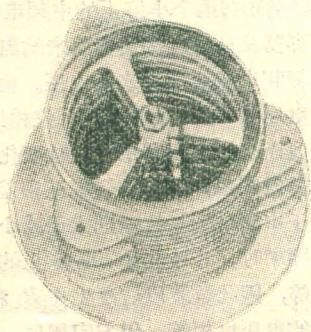
## 陶瓷真空繼电器

这种繼电器外壳由环形陶瓷体組成，中有三組平行的接点，脚鉄由外部的筒形綫圈吸动。动作時間为20毫秒，接点裝于真空的陶瓷筒中，可通过100安培的电流，接点接触电阻为0.01欧，外徑为44公厘。




## 小型新聞記者用麥克風

照片所示是一种小型的新聞記者用麥克風，包括一部电力約1微瓦的半导体發射机，重仅175公分，帶有一只鉚扣大的話筒和一只仅7公分重的丸蕊式的小磁力听筒。



# 为什么？

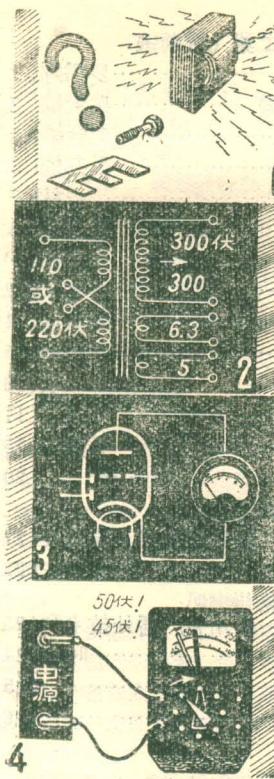

1. 电流（直流或交流）通过绕在铁棒上的线圈时，铁棒就会磁化，能吸收其他磁性物质；那末变压器在工作或空载时为什么不能吸引磁性物质？

2. 小李有一五灯电源方棚（如图）和30及27号电子管各一只，想做一交流再生式两管机，用30号整流，27号检波。能否利用这只方棚，为什么？

3. 小李看见电子管特性表中写着 $6SQ7$ 的内阻是9万欧，因此他就用欧姆表去量丝极与屏极间的电阻，可是表头动都不动，为什么？

4. 用繁用电压表250伏一挡去量某一电源电压时，指针正好指在全部刻度的五分之一处，即50伏；再用100伏一挡去量，则是45伏，为什么会有这种差别的？（耀）

## 第七期 为什么 答案

1. 鸟类在树上生活，养成一种习惯，即永远把两只脚握在同一电线上。两只脚之间没有电位差，故无电流通过鸟的身体。如果停在两条电线上的两只鸟，忽然互相“授受”起来，其后果是相当“沉痛”的。


2. 可用一付耳机和一节干电池串联后跨接到电阻两端试听，声音最响（电阻小，电流大）的是800欧，最轻的是2兆欧，剩下来的就是250千欧的了。

3. 山芋里含有大量淀粉，直流电引起的电化学作用使正极周围的山芋片变成紫蓝色，根据颜色就很容易的判别电池的极性。

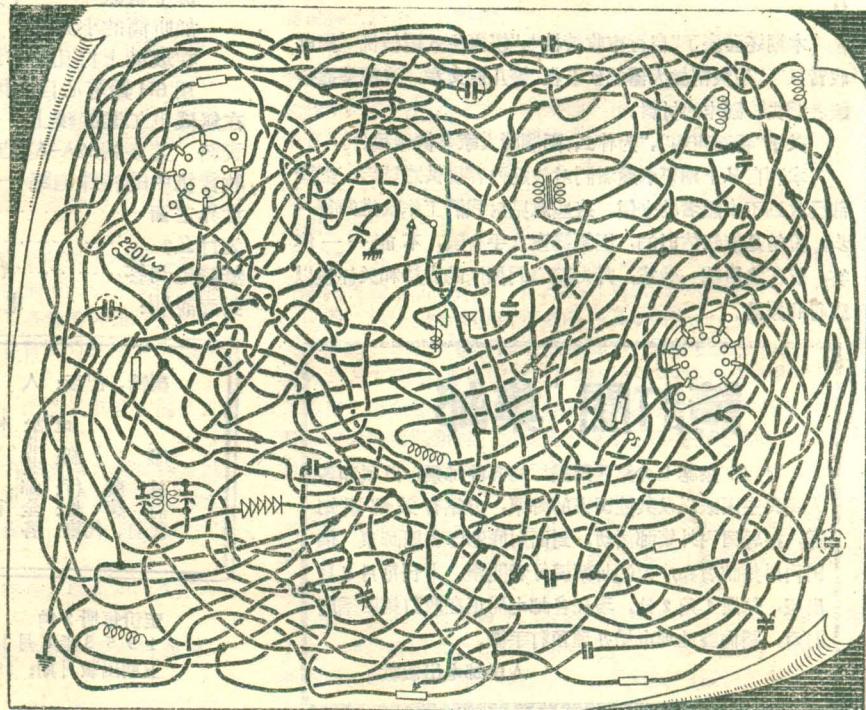4. 因为屏极是零电位而不是负电位，对于电子并没有排斥作用。当屏极和阴极通过屏流表接成回路的时候，阴极所放射的电子以很高速度撞向屏极，被屏极吸收而形成屏流。这种现象在强力的电子管中较为显著。



附图是一架简单外差式收音机的接线图，用的是国产变频管 $6A2\pi$ 和双三极管 $6H1\pi$ 各一只。这张图画得太乱，很难按图装接，你能够整理并添注电子管号以及各零件的数据吗？





## 編後的談話

這一期我們特請羅霧霖工程師撰寫了“行見萬馬奔騰共載無綫電工業飛躍前進”一文，作者以生動的筆法描繪了我國無綫電工業的躍進姿態，和將來以萬馬奔騰之勢大進軍的前景。當我們展望一下這樣美丽的远景的時候，一定是會感到很大的鼓舞的。

北京電視台開始試播後，常常傳播球賽劇場名劇演出，除開北京外其他城市也將出現這種有趣味的節目。許多讀者提出了這個問題：電視傳播是怎樣進行的？這裡介紹一篇“劇場——電視台——熒光屏”作為答覆。

電睡眠器是今天醫療工作中已經普遍使用的一種電子儀器。本刊1957年12期曾發表了蘇聯鮑爾諾伏洛克夫的“電睡眠器”的譯文，讀者紛紛來信詢問細節，因係譯文，很難答复。郵電學院韓明、牛寶林兩同志已基本上參考這種線路試製成了一種電睡眠器，特發表於本期，以供許多想做實驗的讀者們參考。這篇文章在制作上解講比較具體，想是可以滿足一些過去曾提詢問的讀者們的要求的。

在經濟收音機方面，本期介紹了一篇江寶琦、鄭世建二同志寫的固定再生式二燈收音機。這又是一種線路設計得經濟廉價，而效果又很良好的一種收音機，非常適合無綫電愛好者們試制。下期我們還將介紹一種經濟的二管外差收音機。

本期還發表了“自行車收音機”、“超再生式短波機”、“無電收音機”、“用炭精放大器的礦石機”等幾篇文章，這都是適合讀者們實際制作的材料。

關於“看看想想”、“為什麼”兩欄請大家多供給稿件。

本刊自从上期要求讀者們對最近內容提供意見後，編輯部已收到不少讀者的來信。這些意見對我們工作改進的每一步，價值是無法估計的，因編輯室人手有限，不能一一作答，僅在這裡統一致意，並對讀者們熱情的支持和关怀致以衷心的謝意。

## 請訂閱“集郵”

“集郵”雜誌上介紹我國發行的各種郵票，蘇聯和各人民民主國家以及其他國家的郵票，介紹有關郵票知識，報導國內外集郵活動。封面封底彩印各國郵票。供國內外集郵者和廣大的郵票愛好者閱讀。本刊每月3日出版，每冊1角2分。現在各郵電局正在收訂第四季度訂戶，請向當地郵電局辦理預訂手續。

人民郵電出版社



1958年第8期

(總第44期)

目 彙

### 行見萬馬奔騰共載無綫電工業飛躍前進

羅霧霖(1)

劇場——電視台——熒光屏 吳賢綸(2)

微波天線 吳賢綸(4)

超再生工作原理 朱邦俊(5)

超再生式短波收音機 林(7)

固定再生式二燈收音機 江寶琦 鄭世建(8)

電睡眠器 蔣明進 牛寶林(10)

自行車收音機 李兆斌(12)

無電源收音機 陳全京(14)

用炭精放大器的礦石機 庄濟華(15)

床頭裝個礦石收音機 承(16)

半導體的維護和鑑別 耳火(17)

壓電晶體的制作 吳嘉城(18)

富有紀念意義的明信片 (20)

用載波傳輸的有線廣播遙控放大站 無錫廣播站王祥興 徐忠良(21)

手提式阻抗測量器 胡友仁(22)

利用串音電流在線路中途搭掛喇叭 貴州省廣播處技術科(23)

國產D-1, D-9鎢二極管 時情(24)

國產小型電阻電容器 (25)

使礦石機喇叭再響些 (26)

愛好者小制作

母子烙鐵 中週變壓器防塵方法 (26)

加昕筒的小办法 火柴焊接法

在玻璃上打孔的方法 剃刀片檢波

用6H鉛筆心自制低阻電阻 (27)

在無綫電工業戰線上 (28)

資料 美多牌52A-A型五燈二波段收音機 (30)

收音機中的特殊電路 —— II 羅鵬搏(31)

世界之窗 (34)

為什麼? (35)

無綫電問答 (封三)

封面說明：電視車轉播劇場演出的節目

編輯、出版：人	民 邮	電 出 版 社
	北 京	東 四 6 条 13 号
電話：	4-3056	電報掛號：04882
印 刷：	北 京 市	印 刷 廠
總 發 行：	北 京 电	印 刷 廠
總 發 購 处：	北 京 國 部	印 刷 廠
代 訂、代 售：	各 地	印 刷 廠
	新 地	印 刷 廠
	華 地	印 刷 延

定价每冊2角

1958年8月19日出版 1-111,820

上期出版日期：1958年7月19日

(本刊代號：2-75)

# 无线电问答

Wuxiandianwendu

15. 本刊1958年第4期介紹的“不用双連的超外差式收音机”，其线圈具体制法如何？可否用其他电子管？

答：各线圈的数据如下：

线圈号数	漆包线线径（公厘）	圈数
L <sub>1</sub>	0.6	12+5+12
L <sub>2</sub>	0.12	24
L <sub>3</sub>	0.12	26
L <sub>4</sub>	0.6	9+2+5
L <sub>5</sub>	0.12	9
L <sub>6</sub>	0.12	75
L <sub>7</sub>	0.12	10
高扼圈	0.12	4×60圈

只要根据这个原理任何变频管，电压放大五极管及功率放大管都可用；例如用6SA7、6SJ7、6V6三管，或用6K8、6J7、6F6等，若用电池式的可用1A2Π、1B2Π（小屏不用）及2Π2Π等。（沈成衡答）

16. 锗接收音机时，高频、音频及直流电路内各用何种接线最为合适？

答：高频电路最好用多股软接线以减小集肤效应和涡流损失，但为了避免震动的影响，也可用粗硬的低阻接线来增强它的机械性能。音频和直流电路，则用较粗的单根接线就行。电子管的栅极接线，最好用隔离线加以隔离，以免受到外界的静影响，引起叫声。

17. 在矿石机上，将一个200K的电阻并联在耳机两端声音没有变化，并联在可变电容器上声音就变小了，为什么？

答：这电阻和耳机并联时，是接在检波后的音频回路之内，电阻较大，不致将耳机两端的音频电流短路，所以影响不大。并接在可变电容器时，就变更了调谐回路的阻抗，改变了谐振的情况，转入到检波电路的电压减小了，所以耳机听到的声音也变小。

18. 电池式电子管只要灯丝电流相同，是否可以串联起来使用？

答：虽可串连供电，但前一个电子管的屏流也将经过后一个电子管的灯丝影响后者屏流也带有它的成份，引起交连叫嘶声。最后一个电子管的灯丝上更将汇合了各管的屏流严重地扰乱了工作，並危及灯丝的寿命。只有在各管的灯丝回路上加入泄放电阻和旁路电容器才能避免。

19. 6D6电子管不用隔离罩行不行？有没有其它方法可以代替？

答：此管用作高放或中放时，如没有隔离罩，很容易受到外界影响引起叫声。简便的代替方法，可用一张包香烟的锡纸将玻璃泡和灯座裹住，外用裸铜线捆好通地。要注意锡纸勿触及栅帽，以免栅路短路。（冯根本答）

20. 破钢片因受潮生锈，如果把锈擦掉，应该用什么东西做铁片上的绝缘？

答：可以用洋干漆（又称漆片）溶于酒精中至适当浓度，把破钢片浸在里面片刻拿出阴干即可。

21. 一般市售中週变压器里红、兰、黄、黑四根线应往哪里接？那两根是初级？那两根是次级？

答：一般市售中週变压器红、黄二线是初级，兰、黑二线是次级。黄接屏，红接高压，兰接栅极，黑接自动音量控制。如果有出入请参考本刊1957年10期第二则“为什么”答案。

22. 收音机用5Y3整流，加上B电开关是否对第一级滤波电容器和整流管有好处？

答：加上B电开关可以保护第一级滤波电容器不致被刚开机时短时间的较高电压打穿，对电容器有好处。5Y3不是汞气整流管，灯丝不需要预热时间，因此加B电开关与否对5Y3关系不大。

23. 用两付听筒听单管机，听筒并联时声音减弱，串联时声音则又和原来一样，这是为什么？

答：这是阻抗匹配问题。一般单管机的输出阻抗都比较高，两个耳机并联后，阻抗降低，不能匹配输出阻抗，因而不能取得较大功率，所以声音都减小了。耳机串联起来阻抗加大，与单管机的输出阻抗更接近匹配，所以声音不致降低。

24. 外差式收音机一架，收听小电力电台时声音有时模糊，同时6E5荧光屏阴影渐大，不論夜深或晚上都是这样，听大电力电台无此毛病。不知何故？

答：这是远地电台受电离层变化影响而引起的衰落现象。6E5的阴影受收音机中自动音量控制电压的控制，当电台信号输入减弱时，自动音量控制电压减小，所以6E5的阴影强大。收听近处的强力电台时，衰落现象很少，因此音质、音量和6E5的阴影都不起什么变化。

25. 一只五灯收音机，试将听筒的一根线接到扬声器的一端拉到另一室，听筒的另一根接地线，这样可听到很响亮的广播声，对收音机和听筒有影响否？

答：如果该五灯收音机的扬声器是经过输出变压器交连到音频放大管的话，这种连法对收音机和耳机尚无影响，因为扬声器两端只有音频电压没有直流电压，否则按上述连法将使耳机通过直流电流，並且大大增加了收音机高压回路的负载，对两者均不利。（郑宽君答）

26. 自制中波外差式收音机，双连电容器将近全部旋入时发出咕咕的声音，何故？

答：一、中间频率太高，近于550千赫，这时近于中频率的讯号，在收音机中获得的增益很大，就易引起振荡；二、天线线圈的初级线圈太多，或接线不良，漏电容量过大，它的固有谐振频率到了近于中频的区域，可在天线与地线接头间跨接10—50千欧的固定电阻；三、双连电容器不同步，天线回路因电容过大而谐振到550千赫以下，可将双连电容器的二部份互调；四、装置不良，发生正反馈。

27. 有一只进口收音机，双连的二部分大小不同，因线圈损坏调换美通554号线圈，但不能收到全部电台，有何方法？

答：这是因为原来的双连电容器是特制的，大的一边配合天线回路，小的一边配合振荡部分，调换线圈后，由於线圈和电容器不配合，天线回路与振荡回路不能获得很好的同步。應該换用二部分相同的双连电容器，在振荡回路中加接垫电容器，与天线回路跟踪。换用的双连电容器要有足够的最大最小电容比值，否则也不会收到全部电台。

28. 一、收听670千赫很好，但向1800千赫一面旋转一段距离再复原时收音机无声，把开关关闭后再开才能正常收听，何故？二、收听电台一段时间后，发出闷塞的交流声，电台讯号微弱模糊，也要重行开闭开关才能复原，何故？

答：这是振荡不稳定，振荡回路引线过长或回路中的接触不良，滤波输出电容器将损坏时也会发生这种现象。可在振荡部分的乙电源与双连电容器动片之间，添接8微法的电容器，在双连电容器外壳上焊一根线连到公共接地点上，变频部分的其他接地点也都要保持良好的接触。（龚方雅答）

# 并联回路的计算

