

无线电

9

WUXIANDIAN

1958

# 庆祝全国工业交通展览会开幕

在党的总路綫的光輝照耀下，全民的技术革命运动已經轟轟烈烈、蓬蓬勃勃地开展起来了。在这时我們來檢閱一下自己的力量和成就是完全必要的。九月中旬在北京市开幕的規模宏大的全国工业交通展覽会，就担负了这样一个使命。它系統地向全国人民介紹大闊技术革命全民办工业的新形势，和全国工业、交通运输业已获得的成就，並且通过这一次展覽更进一步推动工业和交通运输业，这是值得我們热烈祝賀的。

作为一个国家科学技术水平标誌之一的无线电电子学和无线电工业，在旧中国可以說是一張白紙。解放后，在党的正确領導和关怀下，我国的无线电工业才开始建立和得到充分的發展。在展覽会的机器館的无线电部分、邮電館和其他的展覽館里，都能看到我們在这門技术科学和工业的輝煌成就。

我們在党的领导下，做了前人从未做过的事業。在这里我們可以看到在无线电領域內，我們也做了前人所不敢想像的事。我們有了自己的完整的无线电基础工业。在技术水平上有了大大的提高。在展覽品里我們可以看到自己生产的从最普通的到最复杂、最精密最高級的无线电电子学设备。許多工业技术上的空白点今天都被我們一一消灭了。

党的鼓足干勁力爭上游多快好省地建設社会主义的总路綫鼓舞了全国人民。思想得到了解放，破除了迷信，广大群众干勁冲天，創造改革如雨后春筍，无线电工业在掌握新技术、增加新品种与增加产量上，已經出現了三級跳翻几番的大跃进形势。第一个五年計劃期間无线电生产增加了六倍多。拿收音机做例子看，1958年初的规划是75万架，一跃再跃，到年底可能突破130万架。

全国工业交

在展覽會里，我們首先就会被电子管工業成就的展品所吸引。电子管——这是無綫電工業的心臟。我們今天已經能制造从大型广播机和工業高頻加热用的100 千瓦的巨型水冷管起，到小型收音机电子仪器用的超小型管一系列的各种式样型号的电子管。除此外我們还制成了電視用的显影管和攝像管；雷达和微波技术上的磁控管、速調管、行波管等。其余像用于原子能射線探测的各种計数管、光电管、X 光管等也有了我們自己的产品。这些电子管中有許多是在很短的時間內試制成的。

半导体的試制成功，也說明了我国無綫電工業的飞躍变化，在展覽館里你可以看到小珍珠似的鎢晶体二極管和三極管。

元件的制造應該說是無綫電工業的基础。在展出品种中有各种無綫電设备中使用的基本元件：如各式电阻、电容器、变压器、电表、揚声器、硒整流器等。其中最使人感兴趣的是近代小型电子仪器、無綫電设备所不可少的超小型元件：如达到世界水平的各种超小型金屬膜、环氧树脂、聚苯乙烯电容器和超小型硼炭电阻。此外还有制造喇叭、电表、話筒用的和用于行波管、电子显微鏡聚焦系統的各种恆磁性瓷，以及微波鉄淦氧、計算机記憶元件用的鉄淦氧。这些元件在試制过程中，有数不尽的干勁冲天，敢想敢为的动人事蹟，如聚苯乙烯电容器里所用厚度仅10微米的薄膜，就是一个年青技术員用廢料和木头机器做成的。

在展覽品里最能說明我国無綫电躍进的是全部采用国产电子管、半导体和元件的各种高級收音机、扩音机和大众化的收音机。这些收音机有的是达到国际水平的。其中最使人注目的是天津西郊区大稍口乡农民用150 元办的無綫电厂生产的衛星牌收音机，这充份說明了打破神秘观念，动员全民办工业的力量。

我国第一批电视广播中心设备和监测设备，是北京广播器材厂在广播科学研究所、清华大学等几个單位的密切合作下，在不長的時間內充分發揮了工人、技术人員的積極性和社会主义协作精神試制成的，这也充分說明我国社会主义制度的优越性。隨着电视事業的迅速發展，新的电视接收机如北京牌、普及式天津牌821型、上海牌等也在工人技术人員的努力苦战下，陸續制成，有的已經开始应市。此外还有工業及其它各种应用的工業电视设备也試制成功，这將給我們的各項工業增加一項新的武器。

在通信和广播机方面，我們从展品中也能看出所达到的水平。我們制做的有120 千瓦的大型广播發射机和全套的播音室设备、多路微波通信用發射机、單边帶無綫电收發訊机、單双路移頻电报机、特高頻收

發訊机、各式中、短波發射机、电子式自动電話交換机、流动式無綫電話机、農業用小型報話机。在展品中除开大工厂生产的通信广播设备以外，我們还可以看到許許多邮电局所、广播台、站的工人用簡陋工具设备制成的各式扩音机、收音机、會議電話机、無綫電話机、土喇叭等，这充分表明羣众無窮無尽的智慧和大中小并举、土洋結合的丰收。

旧中国在無綫电电子学里有許多空白点，其中如电子計算技术就是一个最典型的。在展覽會里人們可以看到清华大学紅旗牌551型等一类国产的电子模拟計算机。除此外，在“八一”献礼的項目中有計算技术研究所和北京有綫电厂合力制成的我国第一架通用数字式电子計算机。同时國內还有不少的研究單位、企業也制成了各式电子計算机。从此，在我国电子計算技术上不再是空白点了。

航空电子学设备制造在無綫電工業中也是技术要求非常严格的一个部門。这是近代航空事業所必不可少的技术裝备。大家从展覽館可以看到完全自制的各种飞机导航设备和飞机用电台，这些设备的制成是我国無綫電工業的一胜利，开始弥补了又一个空白点，并为我国发展航空事業提供了良好的条件。

由于無綫電基础工業的奠基，我国自己已能生产各种的电子仪器。在这里展出的有各种無綫電測量仪表，如各种示波器、信号發生器、微波用仪器等，还有供科学研究用的精密电子量測、控制及加工用的仪器、工具。

正如無綫电电子学在国民經濟各个部門广泛深入的应用一样，在不少展覽館內，我們都可以看到我国無綫電电子工業在各个工業戰線上开的鮮花。这里有我們巨型的和各种型类的高頻加热设备，各种式样的超声波加工、清洗、探测设备、高頻縫鋸设备。还有在原子能館中展出的我国自制的各种原子能射線探测仪器。这些代表尖端性科学技术的设备，說明我們正在信心百倍地实现党給我們指出的把工農業“轉到現代化大生产的技术基础上”的任务。

展覽会究竟是許許多事業的縮影，我国在無綫電工業上的許許多宏偉的成就，在这里是列举不完的。这次展出的無綫電工業成就代表展品，說明这个年青的事業在党的总路綫的光輝下正在迅速的發展，一个大躍进的形势已經形成。在党的正确领导下，無綫電事業將躍进再躍进。“千方百計多路并进地增加品种登上技术高峯，尽快地赶上世界水平，調動一切积极因素，依靠多方面多快好省的發展無綫電工業。”這是我們全国無綫電技术工作者和無綫電事業的后备軍——無綫電爱好者們的共同战斗口号。

# 掀起广播技术革命的高潮

李均

广播是现代化的宣传工具，它是与现代科学技术紧密联系着的。广播发射电力的强弱，收听工具的多少，决定着广播宣传影响范围的大小。因此，广播工作的大跃进除了首先提高节目的质量以外，还要在广播事业方面来个大跃进。

讓我們來設想一下，当我国实现了机械化、电气化，人人都掌握比較丰富的科学文化知識的时候，全国人民需要一个怎样規模的广播宣传事業呢？可以這樣說：那时候，家家戶戶都有收听广播和收看电视的工具，人人都从广播和电视节目里學習政治时事，學習文化，欣賞文学艺术。由中國輻射出去的更加强大的广播电波（也許还能加上电视电波）会到达世界上每一塊土地，使被压迫人民受到鼓舞，使剥削阶级胆战心惊，直到最后消灭人对人的剥削和压迫。

为了实现这样的理想，必須在广播技术方面来一个大跃进，在广播事業中也掀起技术革命的高潮。

广播技术是無綫電技术中与群众生活关系最密切的部份。广播技术大跃进是無綫電技术大跃进的一部份。几乎任何一項無綫電技术的支流的發展，都会或多或少地帮助、促进广播技术的發展。因此，必須把广播技术革命与無綫電技术革命联系起来，加强与其他应用無綫電技术的部門之間的协作，共同前进。

羣眾路綫  
是我們一切  
工作的根本路  
綫，技术革命

也不例外。全国有着数以万計的技术队伍直接从事广播电台和广播站的技术管理工作、广播技术（包括与广播技术有直接关系的其他有关的技术）的研究工作和广播器材、设备的生产、推广、维修工作，同时还有人数更为众多的业余技术队伍—無綫電爱好者、广播技术爱好者遍布于城市和农村。應該广泛地动员專業的和业余的技术队伍参加广播技术革命运动，人人动手，遍地开花。俗話說：“人多出狀元”，在广播技术革命运动中，一定会出現成千成万个“狀元”。

实际上，广播技术革命运动已經在社会主义建設大躍进声中开始了，并且有了許多重大的創造或革新。例如，广播科学研究所和北京广播器材厂、清华大学合作制成了全套电视台设备；長春煤气公司职工提鍊出晶体管原料——鎳；很多工厂和研究机关制造成鎳晶体管，硅晶体管以及晶体管收音机；北京电子管厂制成功率达一百瓦的發射电子管和工作于微波波段的行波管；南京灯泡厂和上海华德灯泡厂制成的电视显象管，这些都使我国广播技术在不同方面攀登上現代無綫電技术的高峯。又如青年大学生来晋炎，設計出比最新定型設計还能节省鋼材百分之二十的更为經濟的中波天綫塔；上海、鞍山、山东等人民广播电台的播音音質指标，奋战几天就达到世界先进水平；江苏、浙江等人民广播电台、北京服务部和邮电学院等單位制成有綫广播載波设备，湖北省云夢县邮電局長严家齐創造出用幻綫开放广播，两者都可使有綫广播和電話合用一对綫路，同时傳送；河南省郾城县連庄乡有綫广播放大站用一百瓦扩音机带动一千多只喇叭，声音清楚响亮，打破了旧有計算公式的束縛等。各地广播电台、广播站都采取把技术交给群众，依靠群众发展广播網的工作方法，訓練业余广播技术員，参加广播網的建設和維护工作，仅福建一省就訓練出三千人。許多业余广播技术爱好者、無綫電爱好者制成了用喇叭放音的矿石收音机，这种收音机經過改进后已开始由工厂成批生产。成百上千的無綫電工作者、广播工作者和业余爱好者們，在不長的时期內，已在無綫電或广播技术的領域內，获得不少的成就，取得了技术上的無數革新。

广播技术革命要为多快好省地發展广播宣传事業服务，否则就会脱离政治，脱离实际，迷失方向。我

（下轉第4頁）



年九月二日起，北京电视台开始正式播送电视节目了。北京的电视观众们，将能在自己的电视机上，每星期收看四次电视节目。

北京电视台从今年五月一日开始播送实验性电视节目。四个月来，北京电视台已经为首都电视观众播出了三十多次，共八十多小时电视节目，电视技术质量有了很大提高，受到观众热烈欢迎。北京市的电视接收机也有迅速的增加。


电视反映了无线电科学的最高成就。它有声有色，比声音广播大大前进一步，标志着广播宣传事业已经进入一个新的阶段。

当声音广播刚在苏联诞生的时候，列宁就对广播事业发出热烈的祝贺。他把无线电广播喻为：“不用纸和没有距离的报纸”、“千百万人的群众大会”。列宁在世的时候，用电来传送活动的图画还只是少数人的理想，列宁没有看到电视，但是电视技术上现已获得的成就进一步丰富了列宁的名言和理想。

列宁在他写给声音广播的发明家——鲍奇·布鲁耶维奇的信中说：“现在，技术中的所有奇迹和文化发展的一切成果都将成为全民的财产。”在社会主义国家里，广播电视为着和平、民主和社会主义而服务，成为促进社会主义建设，提高人民政治觉悟和文化生活水平的重要工具。

电视已经在苏联、民主德国、捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利等社会主义国家里建立并蓬勃开展起来。苏联是最早发明电视的国家，到今年6月，已经建立起42个电视台（到1950年将增加为75个）。苏联人民拥有的电视接收机已经超过200万架。莫斯科电视台定于明年正式播送彩色电视。

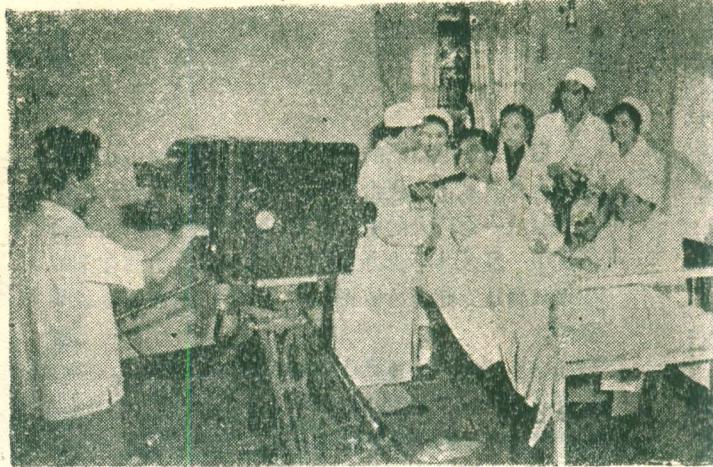比起苏联等若干兄弟国家来，我国建立电视事业的经济条件和技术条件要差得多，为了集中力量首先加强我国对国内外的声音广播，电视事业的建立比较晚了几年。但现在正是处在电视技术已经充分成熟和各国在电视事业上已经积累了丰富经验的时候。我国在这时候建立电视事业，正可吸收苏联等兄弟国家的先进经验，少走或不走弯路，使电视事业一开始建立就具备顺利发展的条件。



北京电视台在播送广播剧“党救活了他”

事实正是这样，有了苏联、捷克斯洛伐克的帮助，北京电视台从设计、制造全套设备起到试验播送，一共只化了不到一年半的时间。试验时期的技工质量就到达了外国要经历十几年才达到的水平。

在鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义的总路线的光辉照耀下，与工农生产大跃进的同时，我国电视事业也在迅速发展。目前，上海、广州、天津、武汉、沈阳、哈尔滨、兰州、西宁、乌鲁木齐、南京、杭州、合肥、旅大、鞍山、抚顺、本溪、西安、济南、齐齐哈尔、唐山等二十个城市已经开始筹建电视台，有的已在设计、施工，有的已经向制造单位订制电视台设备。上海电视台还计划争取在今年内开始试验。



明年，我国将有北京、天津、上海、武汉等好几个城市的广播器材厂制造出数万架电视接收机。除继续制造接收屏幕尺寸较大的接收机，供工厂、合作社、学校、机关等处群众集体收看以外，为了适应人数不多的家庭收看电视节目的需要，将大批制造屏幕尺寸较小的、售价也较低廉的接收机。为了促进电视事业迅速发展，国家还决定在此发展电视事业的初期，对电视接收机实行免征税，少取甚至不取利润的政策，使电视接收机的价格便宜。

隨着長途通信網的技术改造，將來北京电视台和全国大多数城市电视台可以用微波接力电路或同軸電纜聯結成一个广大的电视播送網。大小不等的电视台（其中一部分为不自办节目的电视轉播台）將在全国各地陸續建立起来，使更多的人民可以有收看电视的条件。

今后數年内还要完成彩色电视的試驗工作。

电视事業的迅速發展給我們提出了一系列的新問題。除了應該及早完成全国电视网的技术规划，制訂出具体的技术政策以外，还要抓紧以下工作：

第一，要大力培养电视台的編輯、导演、攝象和技术維护干部。假如上述二十个电视台，每个电视台所需的各类干部平均以五十人計，就要达到一千人。況且現在还只是一个开端，还有更多的电视台將列入建設計劃。为了維修數以万計、十万計，以至以百万……計的电视接收机，必須建立一个电视接收机的维修网，这就需要人數比电视台的技术維护干部更多的接收机维修干部。

第二，要更多更快更好地制造出电视台所需的攝

象、發射等设备以及电视接收机来，滿足各地建立电视台和羣众收看电视的需要。除了提高生产能力和改进技术以外，必須迅速解决若干国内暫时还不能生产的电视设备部件——如电视攝象管的生产問題。为了多快，还必須努力降低各項设备的生产成本，使电视台的建設費用降低，电视接收机的售价更便宜。

第三，要进一步提高电视的技术水平，使我国电视技术后来居上，赶上乃至超过世界先进水平。提高技术水平不仅仅是一个提高質量的問題，它更重要的意义在于可以促使电视这一最好的宣傳工具普及得更快。

在这里，引用中共中央政治局委员柯庆施同志的一句話來祝賀我国电视事業迅速發展。柯庆施同志写道：“在十五年或者更多一点的时间内……我們

可以这样設想……所有城乡的人民不但可以經常看到电影，而且可以从电视机里学科学、学先进經驗，同先进人物見面，看到整个地球以至宇宙中許許多的新东西，”（引自“紅旗”1958年第1期“劳动人民一定要做文化的主人”）。



电视觀眾在收看北京电视台的节目

### （上接第2頁）

我們應該引导广播技术革命首先注意解决目前發展宣傳广播事業急需解决的問題。我們一方面要掌握并發展广播技术中的尖端技术，如上面說到的电视、微波、晶体管等；但属于改进设备，改进管理方法、生产过程和技术規程，充分利用現有设备等也对目前广播工作的改进起着重要作用。如上面說到的有綫广播載波设备、幻綫傳送广播、一百瓦扩音机带动一千多个喇叭、廉价、省电、省原材料的收音机、提高广播播送和收听工具質量等，都有可立即广泛推广的价值。

上面說到的許多重大的广播技术革命事例并不是由專家解决的，而有許多是由沒有多少技术理論的土專家解决的。因此既要充分發揮老專家們的作用，鼓励他們政治掛帥，解放思想，向羣众學習，貢獻出他們的全部力量；也要，而且还特別要鼓励和支持人數比老專家多千倍万倍的土專家、新專家，甚至暂时还没有什么建树，但却敢想敢干的人們参加技术革命，向迷信、陈規挑戰，向科学堡垒进军。只要方向正确，就不怕在工作中遭到一时的挫折。对于羣众的創造和改进，不論用处大小，价值高低，都应加以重視。

和鼓励。有些今天用处不大、价值不高的，明天会有大用；集合許多互相关連的創造和改进，就会成为重大的創造和改进。現在，把技术交給羣众的工作方法剛开始实行，專業的和業余的广播技术队伍正在开始迅速壯大，在思想解放的基础上，將如已經在全国各地轟轟烈烈展开的农具改革运动和高額丰产运动一样，湧現出無數来自羣众的創造和改进。

各级广播机构应当把促进广播技术革命作为技术工作的中心，采取許多容易做到的方法，例如运用現場會議、展覽会、評比会、短訓班、刊物、業余广播技术活动等向專業广播技术人員和業余广播技术爱好者宣傳技术革命，給他們以鼓励、輔导和各种有效的支持，交流經驗，推广新技术，并給有貢獻的人物表揚獎勵，掀起波瀾壯闊的技术革命运动。

經過八年多來我們自己的努力和苏联的帮助，我国广播技术有了显著提高，总的說來，距离世界先进水平已經不远了。讓我們用更新的技术來千万倍地加强我国广播宣傳的威力，使广播作为千百支力量中的一支，把社会主义的紅旗、共产主义的紅旗举得更高！

# 优秀的無線電報務運動員在太原會師

## ——1958年全國無線電收發報競賽


陳師裕

1958年全國無線電收發報競賽于8月16日至20日在太原市舉行，參加這次競賽的有北京、上海、江蘇、山東、福建、江西、湖北、廣東、四川、貴州、雲南、遼寧、陝西、山西等14個省、市，共20個甲乙代表隊，120名男女運動員，他們在這次競賽會上向祖國匯報了自己的成績。黑龍江、河南省和天津市為了吸收其他各省市的經驗，以推動業余無線電運動的前進，也派有觀察員參加。



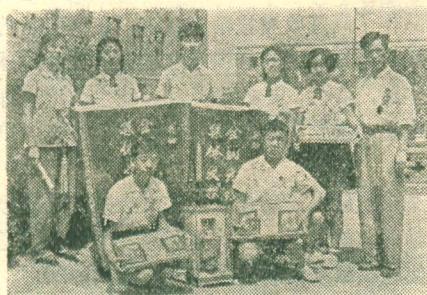1. 發報競賽場地的一角。

防體協主任蔡愛卿，省體委副主任呂堯卿，中國人民國防體協代表陳平，和太原市副市長曹煥文等。蔡愛卿將軍致開幕詞說：舉行這次競賽的主要目的一方面是檢查業余無線電報務愛好者的技術水平，另一方面是交流經驗，以啟發羣眾今后作到更有效的學習，促進業余無線電運動的開展，使業余無線電運動為祖國的國防建設和經濟建設作出更多的貢獻。上海代表隊的女運動員何力軍代表全體運動員致詞說：我們從祖國的四面八方經過長途旅行來到美麗的太原參加全國無線電收發報競賽，使得我們全體運動員能有機會聚在一起。



2. 賓得乙隊總分第一名的北京代表隊。

塊，廣泛交流經驗，相互學習，這是黨對我們的关怀和培養，相信通過這次競賽，一定對我們有很多的啓發和幫助。我們將在今後的學習中，來運用這次大會上所學習到的許多寶貴經驗，並向廣大羣眾推廣介紹，更積極地安排業余時間來勤學苦練，使我們業余愛好者的成績提高再提高。

開幕式結束後，全體運動員緊張而愉快地分別投入長碼、

短碼、字碼、混合碼的拍發和抄收等項目的競賽。參加這次競賽的運動員包括有工人、干部、學生，他們絕大部分是15歲到20歲左



3. 甲隊創造長、短碼發報最高紀錄的山東代表隊運動員孫洪才。他獲得甲隊手鍵發報第一名。

右的青年，他們雖然很年輕，却深深的知道無線電通信在保衛社會主義和社會主義建設事業中佔有很重要的地位，

他們熱愛這項技術，在平時業余學習中，能克服一切困難堅持勤學苦練，因此多數運動員在這次競賽中贏得了優良的成績。



4. 乙隊創短碼抄收最高成績的北京代表隊張兆慶，他這次獲得乙隊手抄收報第一名。

# 培养国家无线电的后备军

## 北京国防体协无线电俱乐部暑期活动



随着我国无线电事业的飞速发展，在广大人民群众中的业余无线电爱好者也愈来愈多的涌现出来。为了把业余无线电爱好者们组织起来有计划的学习无线电技术知识，为我国社会主义建设事业和国防事业储备大量的技术人材和更加广泛的普遍展开这项活动创造条件，北京市国防体协无线电俱乐部利用暑假的时间举办了无线电爱好者训练班。参加这个训练班的人数共220余人，主要来自首都各大专学院、中等学校，除大部份是大、中学生外，还有学校管理电器设备的工作者、中等学校的教师、大专学校的教师，和少数

的少年儿童。他们利用假期的时间来参加这项活动，以便返校后更加有力的推动这项活动的普遍展开，这是非常有意义的。

这次集训的内容包括无线电工程、报务两项。工程又分为再生式四灯收音机和五灯外差式收音机。实际教学的时间为十三天，共八十九个小时。

为了保证爱好者们在这样一个较短的时间内学习的好，掌握住一定的无线电技术知识，俱乐部在教材、器材方面作了较充分的准备，印制了大批的工程、报务教材，购置了不少的工具仪器和大量的无线电



服务一班的同学在教练员的指导下练习混合码发报

经过四天的紧张竞赛，各代表队的成绩全部揭晓。甲队的江苏代表队以7113.48分的成绩获得总分第一名，上海代表队以6657.5分的成绩获得总分第二名，云南代表队以6177.39分的成绩获得总分第三名。湖北代表队的女运动员王菊秀的长码抄收以每分钟180字的速度创造了最高成绩，江苏代表队的运动员肖炳炎的短码抄收以每分钟220字的速度、字码抄收以每分钟150字的速度及字码拍发以每分钟127.2字的速度分别创造了最高成绩，山东代表队的运动员孙洪才的长码拍发以每分钟97字的速度及短码拍发以每分钟126字的速度创造了最高成绩，他在发报方面已达到国家运动健将级的技术水平。乙队的北京代表队以5953.75分的成绩获得总分第一名，江苏代表队以4813.5分的成绩获得总分第二名，山东代表队以3888.61分的成绩获得总分第三名。北京代表队的运动员王以忠的混合码抄收以每分钟110字的速度及混

合码拍发以每分钟81字的速度创造了最高成绩，北京队张兆嘉的短码抄收以每分钟195字的速度创造了最高成绩，江苏代表队的女运动员高巧菊的短码拍发以每分钟93字的速度创造了最高成绩。竞赛大会在20日胜利闭幕，在闭幕式上，给竞赛优胜者发了奖旗、奖状和奖品。为了广泛的交流经验，会后由无线电运动员国家代表队作了高速收发报精彩表演，各代表队的运动员们就平时业余学习的心得及参加这次竞赛的体会分别集会座谈，各代表队的领队和教练也就近来开展业余无线电运动所积累的经验，相互间作了较详细的介绍。

我国的业余无线电运动在社会主义大跃进的形势下，已在蓬勃地向前发展，这次全国无线电收发报竞赛，将更促使这项群众性的国防体育运动向前跃进、再跃进。

电元件。

經過这段緊張的學習所獲得成績是很顯著的。外差機班理論測驗四分以上的佔 60%，實際制作四分以上的佔 65%，沒有不及格的。四燈機班理論測驗也是一半以上得 4 分或 5 分；實際制作四分以上的佔 62%。

報務班參加測驗的總人數是一百十二人，短碼抄收 99% 都及格，混合碼 83% 及格；發報方面短碼及格的佔 94%，混合碼及格的佔 93%。絕大多數的學生都達到或接近了三級等級運動員的標準。

今年暑期的集訓是在全國大躍進的形勢之下進行的，各機關、院校、企業運動、學習、勞動等非常緊張，時間又極不統一，因此採取了集中時間突擊學習的方法來解決這些矛盾。由於實際的條件僅能接收二




蒋宅口小学的李志民、譚昌林小朋友在班里年齡最小，學習成績較好。看！他們正在聚精會神地抄收電報。
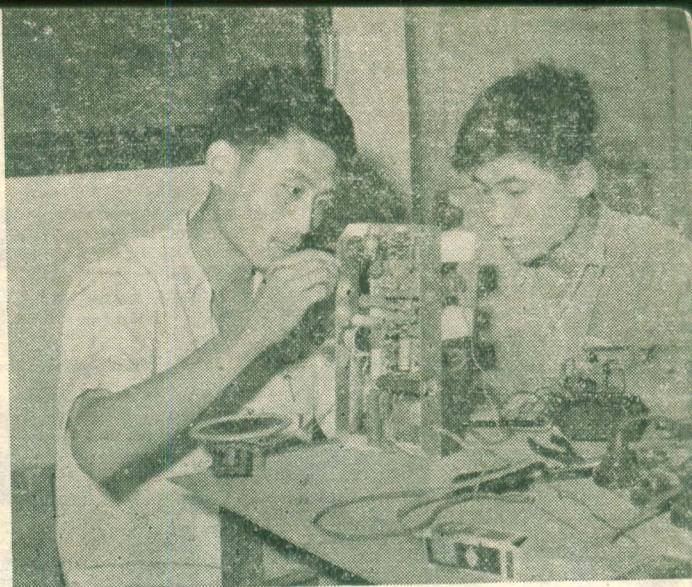
## 用無線電操縱 “巡洋艦”、“魚雷快艇”

中國人民國防體育協會今年 8 月間在北京龍潭湖上舉辦了第一次全國“航海模型”競賽。觀眾最感興趣的是無線電操縱艦艇模型的表演。表演中由西北工業大學助教陶考德操縱一艘“巡洋艦”。這艘“巡洋艦”在湖水中破浪前進，一切動作都聽從岸上電台的指揮，能作停車、後退、轉彎等動作。照片是正以無線電操縱巡洋艦模型航行。

南京隊表演的一艘無線電操縱“魚雷快艇”，能在無線電操縱下做開炮、放射魚雷、升旗、發深水炸彈、鳴號、起錨、放煙幕等十六種動作。此外，安東、上海和北京等隊也都參加了無線電操縱艦艇模型的表演。







北京農業機械學院王平璞同學與三十二中陸調同學在測試外差機線路。

百二十多個人參加集訓，還沒有力量也不可能將廣大的愛好者都組織起來參加這次集訓。為了滿足愛好者們的這種要求，還準備在京郊八大學院再次組織集訓。


另外在北京市許多大學、工廠、工會、少年之家、文化館、還成立了不少的無線電活動小組。許多機關干部、工人、學生都充分利用自己的業餘時間，積極的投入這項活動，因而很多人獲得了優良的成績。如礦業學院的張汗英、閔必大，鐵道學院的趙新华；十一中的孫承宣等都分別獲得了國家二級、三級無線電等級運動員的光榮稱號。

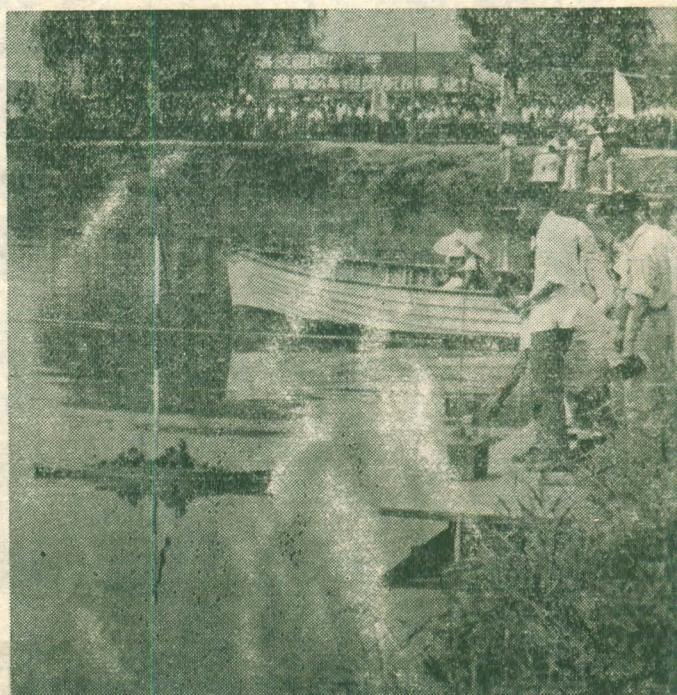現在俱樂部還準備購置半導體、電視機並建立輸出功率較大的發信台，來更好的展開活動。廣大的業餘愛好者經過基礎的訓練，達到一定拍發與抄收技術能力或獲得等級運動員的稱號後，可直接到電台上實習，和全國各大城市的愛好者們在機器上“見面”，而且在不久的將來也有可能和國際上兄弟國家的業餘愛好者“見面”取得密切的聯繫。




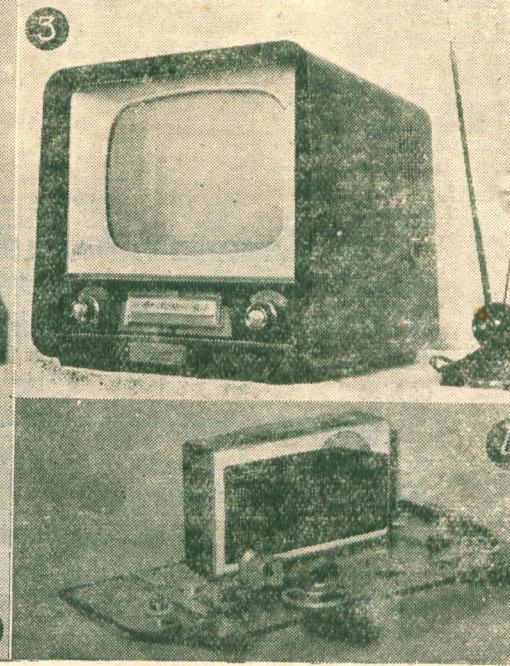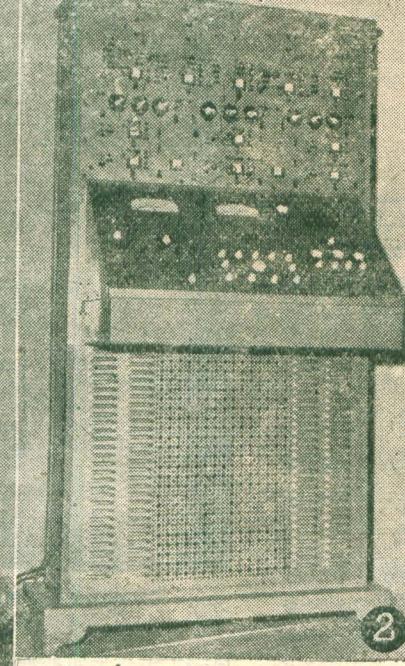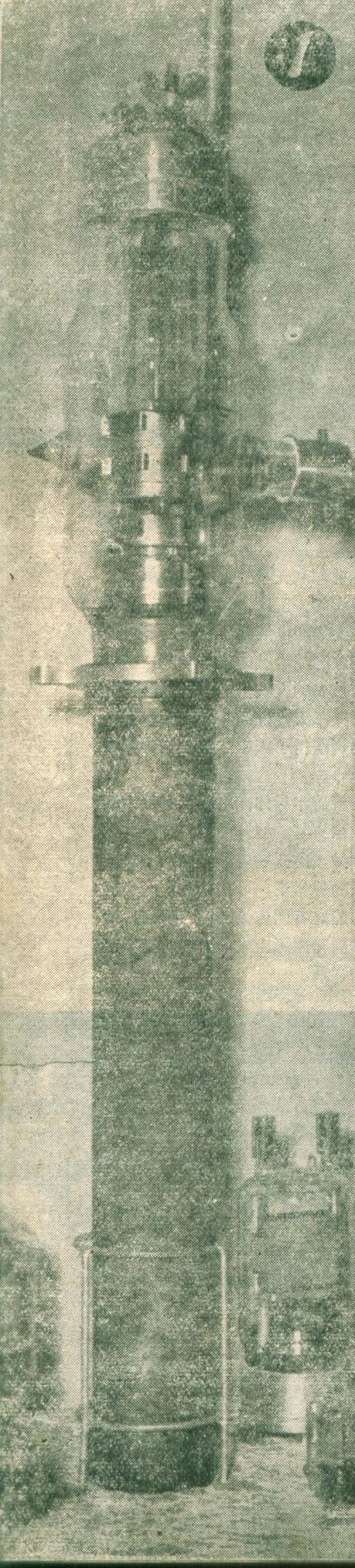


# 技术革命之花

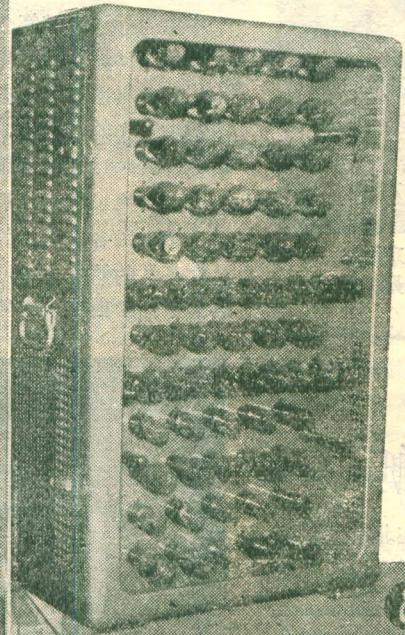

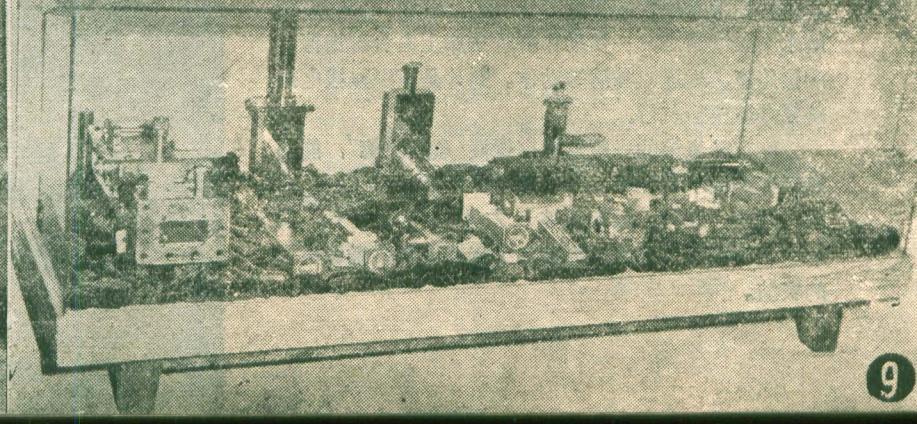这里刊登的是全国工业交通展览会上展出的无线电工业产品中的一部分。1.北京电子管厂制成的100瓦大功率发射管。2.清华大学制成的红旗551型电子模拟式计算机，可用它来解四阶微分方程。3.国营天津无线电工厂制造的“北京牌”电视接收机。4.我国第一架全部用国产零件制成的半导体收音机及其零件的一部分。5.国产短波电疗器械。6.北京综合仪器厂制成的电子管平衡式自动记录极谱仪。7.天津广播器材厂制造的4000瓦报话发射机。8.上海电信科学研究所制



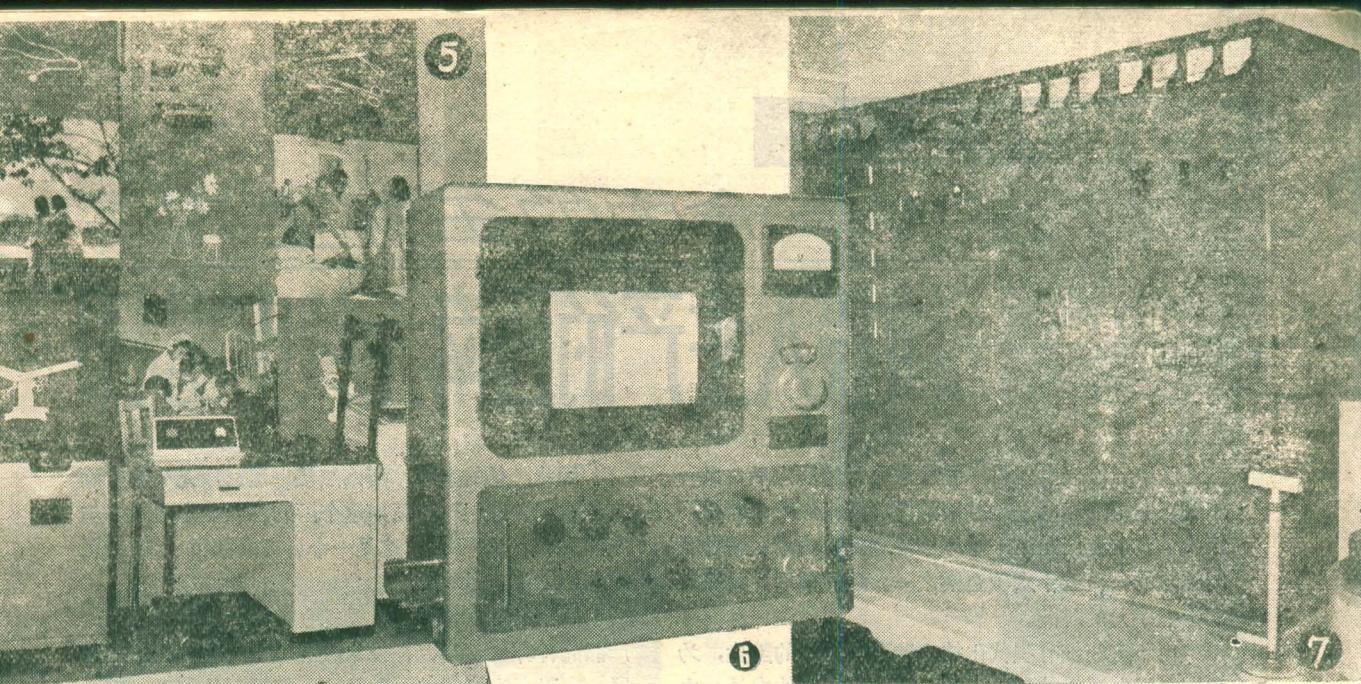


# 千红万紫




成的五門電子式交換機。9.櫃中陳列的是成都電訊工程學院等單位製成的微波儀器。10.華北無線電器材廠等製成的鉄淦氧元件。11.郵電學院製成單位製的無線電遙控自動電話機。

12.郵電部北京器材廠製造的單邊帶發射機。13.輕工業展覽館中展出的各種新型的收音機。14.這是上海電通電子管廠出品的普通收音放大電子管、和其他電子管廠製造的特种管，計數管、小型管。15.四川鄰縣郵電局製成的一燈五用機。

(柳岸攝影)

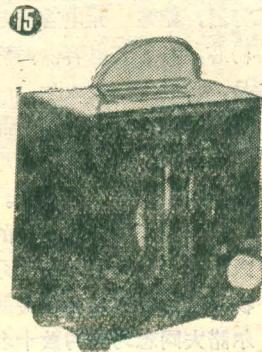


15

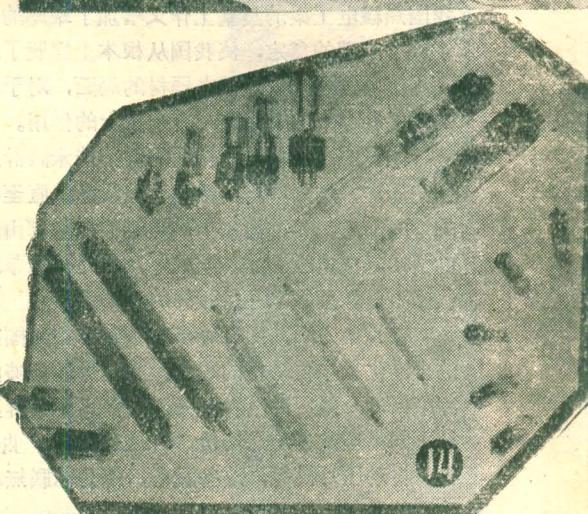


14



13

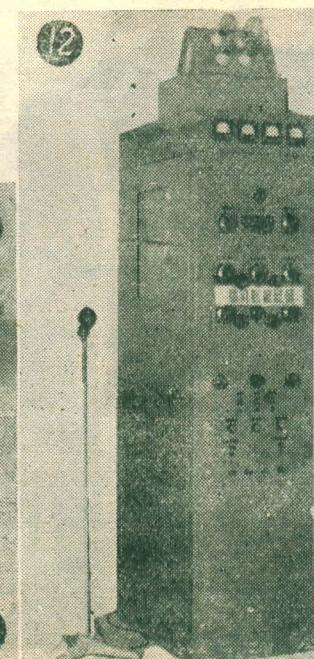

12

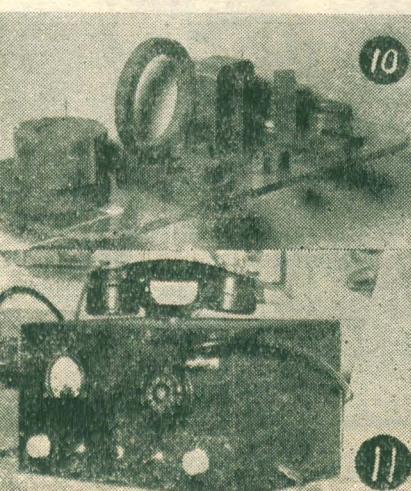


10

11

# 全民力工业

## 技术革命中的年轻生力军

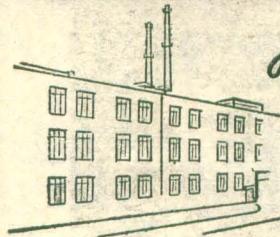

# 新投入生产的西南无线电器材厂

繼华北無線電器材廠和北京電子管廠之後，又一座奠定我國無線電工業基礎的國營西南無線電器材廠誕生了。這座廠是第一個五年計劃內，由蘇聯幫助我國建設的一百五十六項企業之一。建廠前後，共經過二十七個月的時間。

由於這座擁有現代化技術裝備的工廠的誕生，為我國無線電工業的奠基工作又增加了雄厚的力量，由於這個基礎的奠定，使我國從根本上擺脫了過去那種一向依靠國外進口無線電器材的局面，對於促進祖國的無線電事業的大躍進，有了很大的作用。

國營西南無線電器材廠的全部技術設計：其中包括主厂房、陶瓷厂房、輔助厂房設計，直至機器設備的平面佈置、流水綫和生產組織等，全部由蘇聯無線電工業部負責設計的。這座廠，也是根據蘇聯幾個現代化工廠綜合起來進行設計的。

在設備方面，擁有許多某些資本主義國家尚未有的自動化和半自動化的設備：如重達60多噸的自動化沖床，每分鐘可沖電容器外殼70多只。另外，還有各種不同類型的自動卷繞機，自動分類機，自動切割機，自動壓片機等，這些設備，都是蘇聯無私地援助我國的最新型設備。

在這個廠的各車間里，都裝置有很齊全的通風吸塵設備和空氣調節裝置，因此，這個廠具备了現代化的文明生產的條件，從而確保產品質量。

紙電容器捲繞車間




因此，總的來說，西南無線電器材廠是一個各方面都非常完善的工廠，正如這個廠的蘇聯專家組長高爾布諾夫同志說得對：“這是一個各方面都很美麗的工廠”。

西南無線電器材廠，是綜合性元件工廠，生產的產品品種非常複雜，在技術設計以內的有：各種電容器，電阻，陶瓷另件，鐵粉芯，接插另件等項，而且前已試制成功並投入大量生產的品種有：雲母電容器，紙電容器，紙金屬化電容器，電解電容器，瓷介電容器，炭膜電阻，綫繞電阻，電位器，鐵淦氧（鐵基鐵）粉芯等。在技術設計以外，58年上半年試制成功的有：瓷殼密封小型雲母電容器，超高頻陶瓷電容器，鐵電陶瓷電容器，鋁殼密封電介電容器，超小型炭膜電阻，高阻值電阻。另外，還有收音機等的紙電容器，鋁殼電介電容器，收音機用電位器，鋁硅鐵粉芯，日光燈電容器，靜電電容器等廿余種新型產品，都已先後投入生產。另外，在今年下半年內，還將繼續進行若干種新產品的試制工作。

目前，這個廠的雲母電容器，電阻等主要產品，已經達到設計生產水平。

西南無線電器材廠的建成和投入生產，是和蘇聯政府和人民的熱誠幫助分不開的。蘇聯政府不僅在物質上給予了無私的援助，在技術上，也派來了以高爾諾夫同志為首的數十名學識精湛，經驗豐富的專

自動沖床

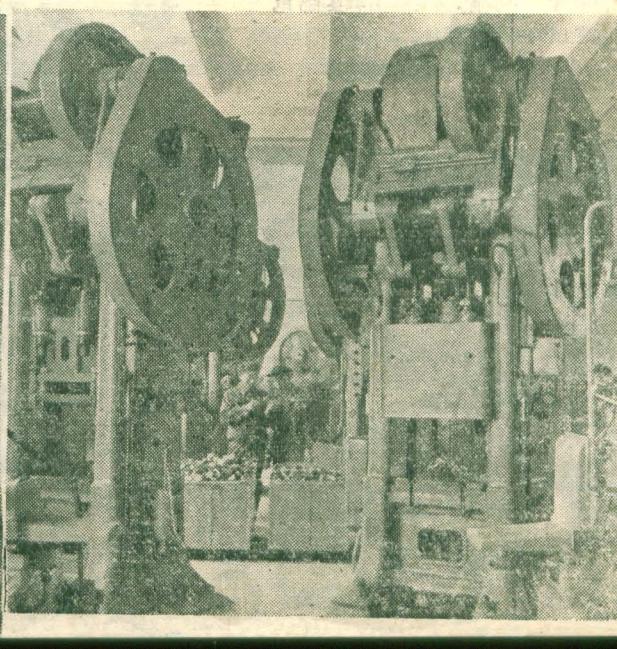

在全国工业交通展览会的轻工业展览馆里陈列着一架衛星牌58-1型交流四灯二波段超外差式收音机，这架收音机是一个农村的无线电工厂——天津西郊区大稍口乡无线电工厂的产品，它标志着我国农村中也开始举办无线电工业了。

全民办工业，大、中、小工业同时并举，这是中央的既定方针，可是在农村中，在短短的时间内，建立起一座无线电工厂来，也不是一件平凡的事情。万事开头难嘛！

这是今年夏天的事情。大稍口乡党委根据上级关



大稍口乡无线电工厂的一个车间

家。苏联专家一进厂，就和这个厂的技术人员、工人一起不辞劳苦进行新产品试制和解决生产中的关键问题。如专家波丽柯娃是陶瓷配方专家，她一到厂，便亲查四川境内的陶瓷原料矿源，由于她的忘我劳动，在不长的时间里，便帮助这个厂的技术人员掌握了国产料的配方，并试成了各种陶瓷元件，而且，这些元件的质量已超过英国的技术水平。

当前，这个厂的全体职工，通过反右、双反、整风和生产大跃进的一系列运动，思想觉悟普遍提高，因而在生产上，技术革命上出现了冲天的干劲，在原材料代用、产品结构更改，工艺改进，降低成本，降低废次品率上，都出现了新的局面。

现在，这个厂全体职工的口号是：“在党的总路线的光辉照耀下，明年内超过技术设计生产水平，三年内赶上或超过英国的技术水平！”



(欧阳章生、乔宗正)

于郊区工业要在二年内达到或超过农业收入的指示，开始领导各社和广大社员们决心大搞工业。同时考虑到今年秋后农村有线广播网将有大规模的发展，而本乡又有人民电台下放的工务技术干部二十多人，如果能办个无线电工厂，生产一些农村需要的有线广播设备、廉价收音机，并为维护修理农村广播收音设备来服务，一定能起到不小的作用。因此就决定在该乡除办理其他工厂外，还创办一个无线电工厂。

事情并不是一帆风顺的。开办工厂首先遇到的是思想障碍，干部对工业存在着神秘观点，认为这不是“大老粗”能搞的，怕领导不了，怕搞坏了受群众埋怨，还害怕工业占资金多，劳力多，影响农业生产，顾虑重重。思想没解放，劲头就不大。开始时，在干部们在开会时虽也不公开反对，但会后不去积极进行工作，乡党委根据这种情况，组织了干部讨论会，讨论该不该办工业，办工业好不好？帮助大家算细账，算算一年中乡社只花在修理农具、大车等方面的钱就有几万元，如果把工业搞起来，能省下这笔钱还不算，而且可以修理及时，得心应手。经过反复的讨论和有关总路经的宣传教育，干部思想打通了，许多问题也就迎刃而解了。

无线电工厂的厂房就由“满天红”农社把二间会计室的屋子腾了出来。不到一天，花了六角钱买石灰，由下放干部刷了下墙，就顺利解决了。

# 工业不神秘，乡办收音机

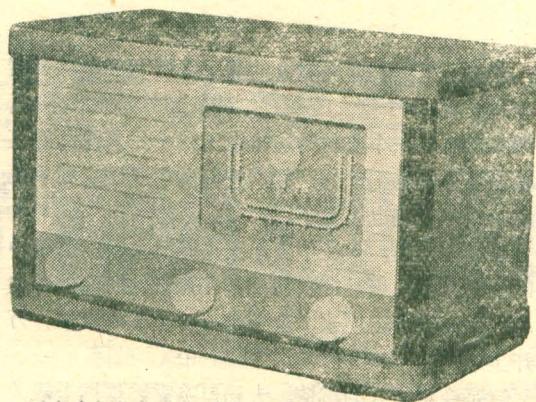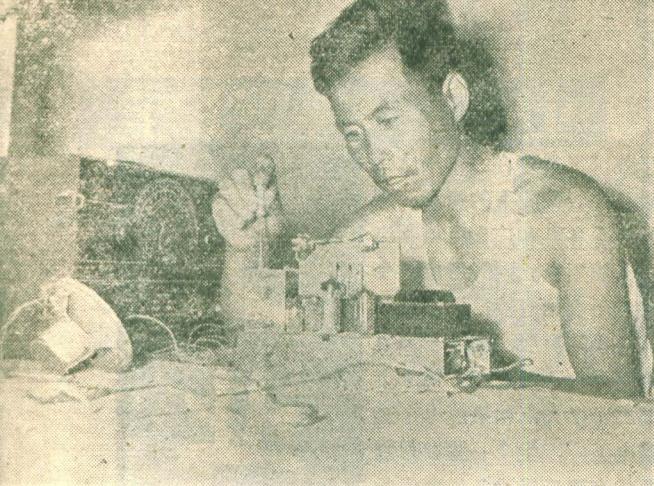


(上左)工人在調整衛星牌收音机

(上右)衛星牌 58-1 型收音机

建厂过程中，也尽可能做到多、快、好、省。工作台是用廢棺材板做的，由本乡新建的綜合修配厂給打的。电灯、插座等也完全是自己动手来安装的。为了解决资金和生产問題，他們首先与电台服务部联系，給服务部加工一百台衛星牌收音机。工厂所用工具，如电烙鉄、鉗子等大部都由服务部供给，将来由加工費內扣除；貴重的设备如振盪器是向服务部和电台借来的。这样一共只花了一百五十多元，五天的时间，就把工厂建成投入生产。

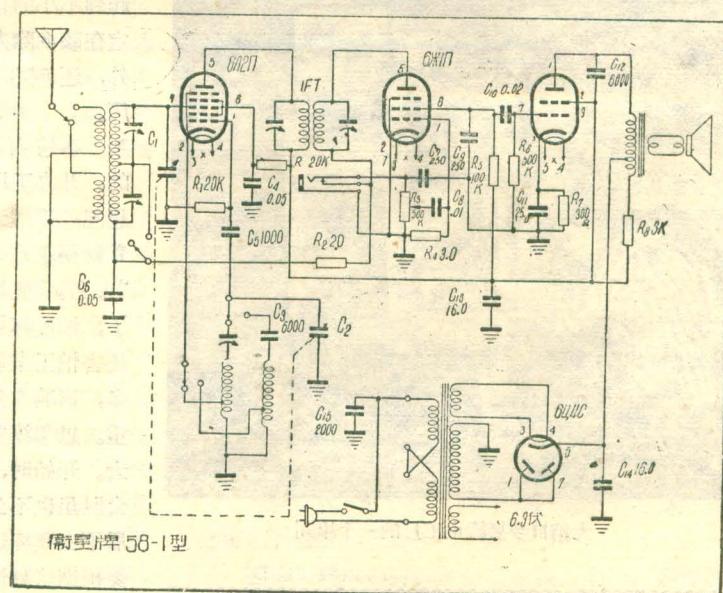开工首先遇到的是技术問題。下放干部中虽有不少电台工务技术人員，但他們大部分工作年限不長，并且做的是發射工作，对于收音机制造沒有經驗，尤其要做商品來出售，更是感到外行。为了解决这个問題，他




們在筹建工厂的同时，就派了两个技术較好的同志到电台服务部學習裝样机。在服务部技术人員指导下，在开工前做出了三台样机。开工以后，边学边作，現在已經初步掌握了收音机安装的工作。

無綫電工厂里現有二十六人，二十五人是从下放干部中抽調的，另一个是老社員——農業社的無綫电爱好者。共分收音机生产組、变压器組和新产品試制組三組。因为厂房小，工具少，收音机組分日夜两班进行生产。开工生产时间不到一周，已安装完成收音机20台，繞制輸出变压器一百个。

目前該厂正試制农村需要的干电扩大机和簡易价廉的两灯、三灯收音机，并繼續接受电台服务部加工的任务。

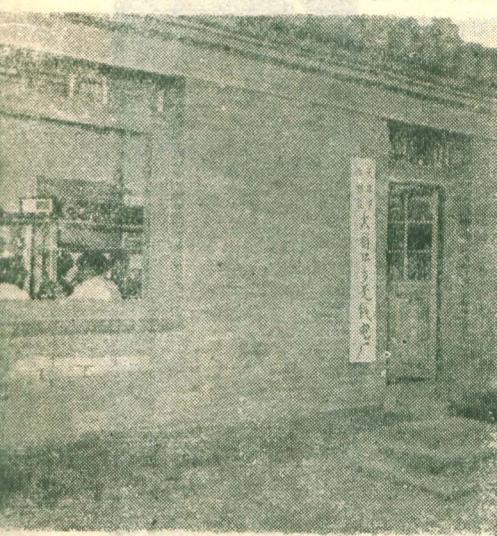天津西郊区大稍直口乡建立农村無綫電工厂这件事，有力地打破了农村中某些干部对工業存在的神秘觀點，說明了下放干部对农村中發展工業所起的作用，这里也說明了無綫电爱好者把自己的技术献給国家的重要意义。它为我国农村中發展小型無綫電工业开辟着一条广闊的道路。我們可以預計，在不久的將來，在我国广大的农村中将会有更多的無綫電工业出現。



大稍口乡無綫电厂



# 无线电电子学和它的明天

苏联科学院通讯院士

(B. I. 西福罗夫同志是苏联“无线电”杂志的总编辑，这篇文章是他为本刊撰写的专稿)

伟大的俄国学者 A. C. 波波夫发明无线电以来的 63 年中，无线电技术和由此而产生的电子学真是经历了一段绝妙的发展道路。

由苏维埃政权成立的最初年代起，共产党和苏联政府一直尽力促进无线电技术的发展。今年是苏联无线电技术和无线电工业诞生的四十周年。1918 年 7 月 21 日，列宁签署了苏联政府“关于集中无线电技术事业”的指令。以后不久，又按列宁的指示批准建立著名的尼热哥罗得无线电实验室的条例；这个实验室曾成为世界新科学的研究和发明的中心之一。就在当时，在某些最重要的问题上，苏联科学家和工程师已走在世界科学的前列。制造出了强功率的无线电发射机和新型的电子管。1922 年，建成了当时世界上最大的无线电广播电台。

列宁曾经指示：“……在任何情况下都不应当吝惜资金，一定要把组织无线电通信和生产完全合用的扬声设备这两件事进行到底。”共产党光荣地完成了这一指示。在很短的时期中，大约是十月革命后十年之内，苏联即建立起了大电台网，创立了自己的无线电工业。扬声设备到达了苏维埃国家最遥远的角落，给人民带来了知识和文化。

即使列举一下无线电现代应用的所有范围也是很困难的。由于有了无线电，诞生出了许多新的科学部门，例如无线电天文学和无线电气象学。无线电在运输方面，在导航方面，在军事方面，都引起了巨大的变化。许多工艺过程都是以利用无线电波的特性为其基础。这里只需提一下感应熔炼炉和零件高频电流淬火就行了。二十世纪卓越的科学创造，“能思维的”电子计算机，其产生在很大的程度上要归功于无线电技术。

没有无线电电子学，弹道火箭的创造和人造卫星的发射将是不可想象的。在自动化和遥控方面，无线电电子学起着特殊重要的作用。各种继电器、传感器、记忆装置构成了自动系统的核心。

复杂的电子装置使物理学家、化学家和机械学家能够对持续时间为百万分之几秒，甚至十亿分之一秒的过程进行测量和研究。最精确的无线电测距计能帮助测地学家极精确地测量地面上两点间的距离，即为绘制精密的地图打下了基础。

本草书系由苏联科学院编著，中文译者王水清、高人杰、李海峰等译。本草书系由苏联科学院编著，中文译者王水清、高人杰、李海峰等译。

B. I. 西福罗夫

(B. I. 西福罗夫同志是苏联“无线电”杂志的总编辑，这篇文章是他为本刊撰写的专稿)

可以毫不夸大地说，在对科学和技术进步的影响方面，只有原子能的成就能和无线电相比。

目前无线电正处于急剧发展的时期，这与广泛采用半导体有关。半导体使得器件和零件的寿命长、省电和体积小。

去年我们的无线电专家获得了丰收。其中最奇妙的是发出了小小的“宇宙实验室”——我们的人造地球卫星。获得了许多新的有关电离层、无线电波的传播、地球磁场等的珍贵资料。

1958 年 5 月 15 日，全世界都看到了苏联科学技术的光辉的新成就，发射出了第三颗人造地球卫星，在研究大气上层和宇宙空间所发生的复杂物理过程方面，又迈进了新的、重要的一步。

在人造卫星上装有完善的科学仪器和无线电测量仪器，可以对各个不同的环节进行观察。这些仪器可以分为两类。第一组仪器是一套测量设备，利用它们可以得到许多珍贵的数据：大气上层的压力和组成，正离子浓度，卫星的电荷数值和地球的电场和磁场强度。特别有意义的仪器是记录太阳微粒辐射强度的仪器，测量一次宇宙辐射的组成和变化的仪器，记录宇宙线基本光子微粒、电子等的分布的仪器，以及记录宇宙射线中重元素原子核的仪器。借助于测定流星流以及卫星表面和内部温度的仪器，我们无疑地会知道许多有趣的东西。

第二组仪器是科学仪器的供电设备和自动控制设备，是将所测量数据变为电信号并传送到地面专门记录站的设备。人造卫星的多路遥测系统具有很高的分辨能力。卫星上还装有能确定卫星飞行轨道座标的无线电发送设备。

制造人造卫星上的测量仪器和无线电设备，明显地说明了苏联无线电技术和无线电电子学的高度水平。应当指出，苏联最近制出的电子装置的特点是异常准确和动作迅速。这里只举一个例子。用于自动装置系统和遥控系统中的最新的电子仪器，能够测量的时间间隔可达 100 微秒，其精确度为不差 2 微秒，熔铁炉中自动保持温度的精确度可达到十万分之几度！

现代无线电接收设备的灵敏度也在不断提高。脉冲信号接收机能够接收极微弱的无线电波通量，而现

代的苏联无线电望远镜能够收到由宇宙空间来的、比其本身杂音低几百倍的信号。

由雷达站记录的关于人造卫星坐标的数据，经过自动变换并沿通信线路送入座标计算中心。这里数据自动进入高速电子计算机中，以决定卫星轨道的基本参数。对这些数据的处理进行得特别迅速：电子和数学计算机每秒钟可以作七八千次运算动作。全部机件都由程序设备来控制。其供电除了用化学电池以外，还用有太阳电池。这是一个明显的例子，说明在制造人造卫星时，各个不同知识的部门都是互有关联的。象前面所谈过的那样，人造卫星上的仪器使我们能够深入地研究无线电波通过电离层的条件，这对无线电技术和无线电电子学来说，具有巨大的意义。另一方面，无线电电子学又是人造卫星上许多设备的基础，首先是太阳电池的基础。

人们很久就期望制造轻巧的，主要的是经久的电源。原来，地球仅仅在一秒钟内从太阳获得的能量，比全地球所有发电站一年内发出的能量还要多！但是目前对太阳能利用得还很不好。为新人造卫星创制太阳电池，是在这条道路上迈进新的一步。在这里，太阳的能量直接变为电能，使卫星上利用经久可靠的“奇妙晶体”（半导体器件）的仪器动作。这种电源无需充电而能工作很久很久。

（上接第19页）

### 三、天线要装得合适

装置天线首先应考虑它应易于装设和维护，装置必须坚固，能抵抗风、雪、积冰的袭击。装设地点必须远离电力线以保安全。天线应能拾取足够的信号强度，要达到这目的，应将天线架得尽量高，一般最便利是架在屋项（参阅图一），如更要高些时，可再用杆子架高，杆子长度如相当可观时，必须三边用铁丝拉紧，这些铁丝应截成短于半波长的小段，然后，用绝缘子连接起来，以免影响天线的方向性。馈送线的长度不要太大，以免使信号衰减到不能使用的界限。

天线应远离产生火花的器械如电机、电车、霓虹灯等，以减少干扰。天线还应远离大面积的金属物体和其他天线，可能时，最好能将天线高出附近的树木和建筑物。

最后，天线还应作定向试验后再固定，这时一人在电视机旁，一个人转动天线，直至电视接收机荧光屏上图象的质量最好，即最清晰，干扰及复影最少，声音亦佳时为止。

利用卫星上的仪器，将能知道关于宇宙空间的珍贵的新资料。科学家们将第一次能够得到关于地球上数百公里高空中的大气组成和压力的明确概念。第一次在卫星上研究流星：不仅记录这些质点和卫星表面碰撞的数目，而且还可以记下它们的能量。

就这样，在战胜宇宙方面，将向前进迈重要的一步。以后，我们就已经能够谈到制返回地球的卫星，谈到发射环绕月球和其他行星的宇宙火箭。再往后，将要实行不久前看来还是幻想的事情——人类铺成了通往其他行星的道路。

共产党和苏联政府对无线电的发展给予经常的帮助，继承了列宁创始的事业。在我们的日子里，无线电电子学在苏联具有强大的工业基地和科学研究中心。在这一部门，有好几十个研究院和设计机构。巨大的工人、工程师和科学家集体，参加了创制无线电电子仪器的工作，和苏联全国人民一起，成功地解决共产党二十次代表大会所提出的任务。

不容置疑，无线电电子学今后将仍然会极有成效地发展。不管它目前的成就多末卓越奇妙，多么广泛无边，它以后的成就还将会超过幻想家最大胆的幻想。

（李洛童译）

如果，改变天线的方向不能使复影或干扰减至最小时，可以将天线架得更高一些或移动天线架设的位置，必要时甚至需要换设有尖锐方向性的天线方能得到满意的效果。


### 四、室内天线

室内天线比较简便，但要想获得最好图象，还要注意一些问题。

首先，室内天线放得越高越好，譬如放在楼上比楼下好。使用室内天线，首先把两根金属棒拉到适当长度，然后移动天线位置、方向和两金属棒的夹角直到获得最佳图象，继而调整两棒的长短以改进图象质量，这样可以反复进行数次，直至得到最佳效果为止。如有影象重迭现象，可以改进两棒的夹角，两棒放于水平方向时可以减轻这种作用。影象重迭还可能由于馈送线引起，要决定是否由于它的影响，可以改变馈送线的位置，观察图象情况是否有所改变。馈送线应放于适当位置，长度越短越好。如馈送线的影响不易消除，必要时可以用特殊的金属隔离馈送线。

（未完）



# 大众化的电视机

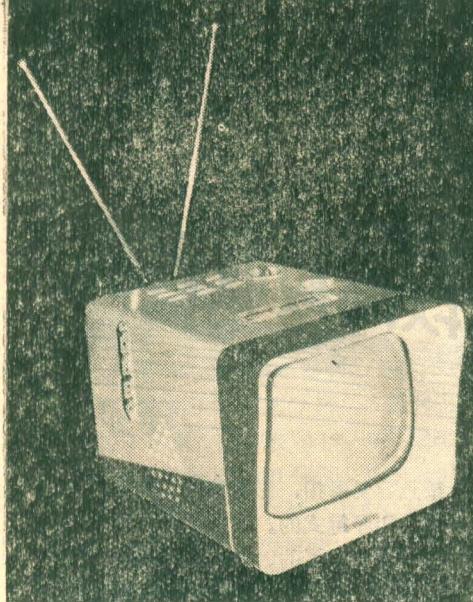

## 天津牌821型普及式电视
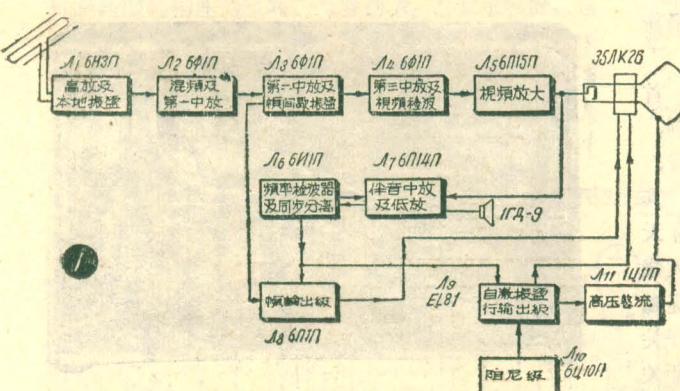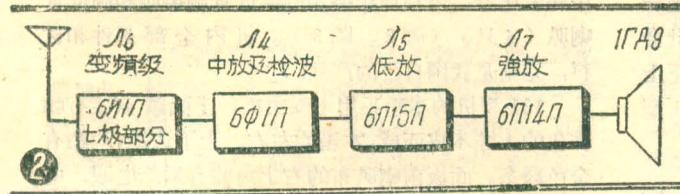
### 广播两用接收机

繼820型“北京牌”电视接收机于今年“五一”問世后，在党的总路  
綫光輝照耀下，在生产大躍进高潮的鼓舞下，及在广大人民羣众的要  
求下，我厂又以黃仕机、王克中两位工程师及全体职工苦战了一个月，  
自行設計并制成了我国第一部普及式821型天津牌电视、广播两用接  
收机向“八一”建軍节献礼。



型“北京牌”电视接收机，广播收音部份的性能可以与一般五灯收  
音机比美。

本机的线路原理如方塊圖1、2所示，正面和背面如本文所附  
照片。


本机的线路简化的特点，是能够采用数量极少的电子管，获得  
电视及广播收音两种工作情况，并且性能不劣于一般电视机及五  
灯收音机，接收广播时的方塊圖如圖3。它的特点是：1. 简化了  
苏联規格化的高頻部份(ПТП)线路。2. 伴音通道采用相位鑑頻綫  
路，一級可兼作限幅、鑑頻、低放。3. 中放及低放采用复式  
方法。4. 用巧妙方法把电视状态轉为广播收音状态，使增加广播  
波段而不增加电子管的数量。

这种821型普及式“天津牌”电视接收机的試制成功，將大大  
促进我国电视广播的普及，及使我国广大人民文化生活水平迅速  
提高，本机于今年底及明年初即大量生产供应。（本文线路圖因  
稿收到过迟不及制版，將在下期刊出）

(国营天津無綫电厂黃仕机)

821普及式“天津牌”电视接收机的特点  
是价錢低廉，式样美观，机后附有室內天線，  
能在近距离内接收电视节目而不需采用外接  
天線，此外本机还能当作一般收音机用，接  
收中波广播节目，音質优美。

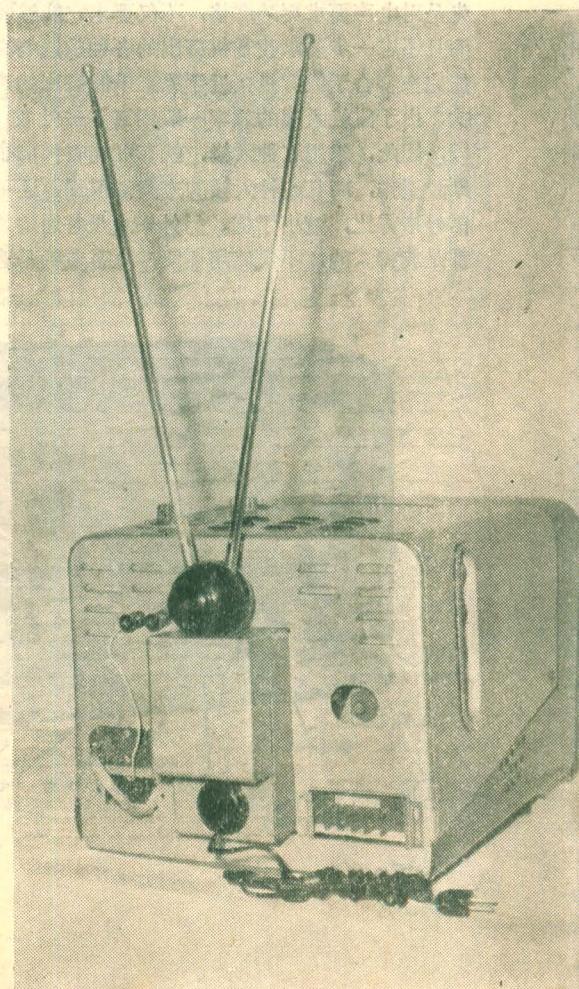本机包括广播收音部份，一共只采用11  
只电子管，沒有采用半导体二極管，与820  
型“北京牌”电视接收机比較，节省了6只电  
子管及4只半导体，而在性能方面，本机的  
电视接收部份的灵敏度及清晰度不低于820



# 上海牌131型交流七灯四波段高级收音机

辛卯

在多快好省建設社会主义大躍進的形势下，我国收音机制造工业也在力争上游，飞躍前进。目前已有了若干收音机制造厂在进行着高级收音机的生产，这些收音机不仅外形豪华美观，电气性能也完全符合国家一级收音机的标准。預計这类收音机的出現，將进一步改善我国人民的文化娱乐生活，并且为我国的社会主义建設事業換來更多的外匯。下面我們介紹一下上海广播器材厂出品的属于这类收音机的上海牌131型七灯四波段高级收音机。


## 131型机和一般五灯机有何不同

131型收音机是参照苏联、荷兰以及西德等最新产品設計的，它的外形如圖1。

对于一架高级收音机的要求除了一般性能外，首先是对电声要求更为严格，不仅要求它能够收音响，而且还进一步要求收音机发出的各种乐器的高低音，能完全符合于或尽量接近于原来乐器发出的声音。其次，由于磁性天线的效率一般相当于一个简单的天线，因此，采用这种天线，就有可能省掉麻烦的天线架設工作，而且这种天线的方向性很强，还可以提高信号杂音比，减小干扰。另外一点是普通的波段开关都是旋转式的，不仅使用不便，更重要的是这种开关

使用时间一長，接点容易磨损，影响收音。因此，高级收音机里一般都改用琴键式的。131型收音机对这几方面的要求基本上是满足了的。机内装有旋转式中波磁性天线，铝箔天线，琴键式波段开关，可变通带中频变压器，分别連續控制的高低音調控制和高低音喇叭（4只）（圖2、圖3）。机内全部零件和材料，完全是我国自己的产品。

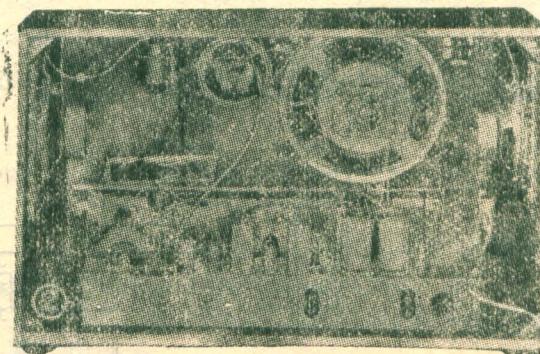131型机的木箱系用干燥夹板，上面镶嵌有咖啡色的上等木皮而成，木箱的左右、上下边缘，均镶嵌有金色线条。面板前喇叭布的右上角装有扇形电眼，电眼边缘配以流线形金色框，下有金字裝飾。在宽阔的




調諧指示

度盤左右，有同軸旋鈕、五線譜式的高低音指示器。度盤下面是乳白色的琴鍵开关，左右分别是高低音控制的盤形旋鈕。
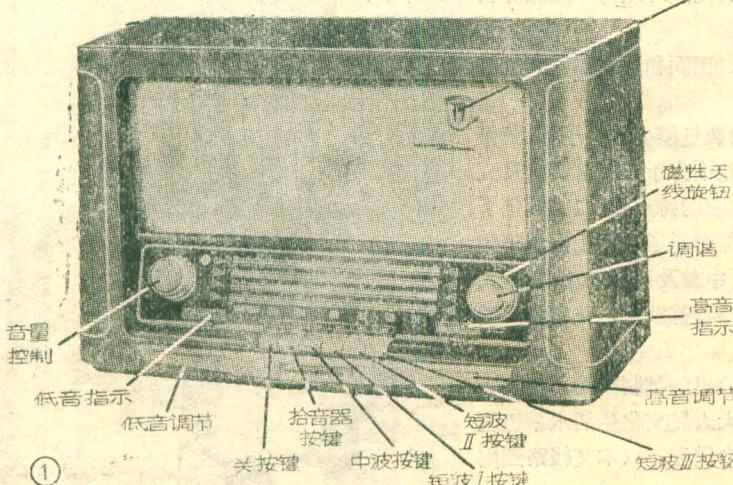
## 主要性能

电源电压：110、117、145、220伏交流；消耗功率：約70瓦。額定輸出功率：1.5伏安。波段范围：中波520—1600千週（576—199公尺），短波Ⅰ3.95—7.6兆週（75.9—39.4公尺），短波Ⅱ9—12.1兆週（33.3—24.7公尺），短波Ⅲ14.9—19兆週（20.7—15.6公尺）。灵敏度：中波用磁性天线时小于1500微伏/公尺，短波Ⅰ及短波Ⅱ



小于 200 微伏，短波Ⅲ小于 400 微伏。

选择性：土 10 千週大于 30 分貝。象頻抗拒比：中波大于 26 分貝，短波大于 12 分貝。頻率穩定度：小于 8 千週。度盤誤差：小于 3%。人工音量控制：大于 50 分貝。自動音量控制：輸入變化 26 分貝，輸出小于 12 分貝。音頻響應：小于 8 分貝。音調控制（與 400 週比）：100 週時升高大于 10 分貝，衰減大于 8 分貝；4000 週時升高大于 5 分貝，衰減大于 10 分貝。失真度：100—200 週 小于 10%，200 週以上 小于 7%。


### 机件特点

一、高低音調控制和可变通帶中頻變壓器：这架机器和一般外差式收音机不同的地方在于有分开的高低音調控制（圖 4），这种簡單的 *BC* 音調控制，可以获得較大的音調控制範圍，使高低音丰富\*。而且高音控制器 *R<sub>25</sub>* 的旋軸上連有一根和中頻變壓器 *IPT* 次級可調線圈軸相連的弦線。当旋动 *R<sub>25</sub>* 高音增强时，这个线圈被拉向下，变更了和初級線圈的距离，使通过中頻變壓器的通帶放寬，高音不致被削去；相反，高音減弱时，通帶变狹，以消除干扰及噪音。在寬帶時放大

倍數大于 107，通帶為 8.5 土 1 千週；窄帶時放大倍數大于 95，通帶小于 5 千週。采用可变通頻帶的中頻變壓器和高音控制相結合的方法，使音頻響應在高音段更为闊寬平坦。当 *R<sub>19</sub>*、*R<sub>25</sub>* 自左向右旋轉時，在度盤五線譜的下面有一紅色的音調指示板隨着移动，从面板看去，在全部音符被紅色指示板襯托时，高低音最足。这种表示高低音調的方法常为国外一般高級收音机所采用。

中頻變壓器中的电容器 *C<sub>a</sub>*、*C<sub>b</sub>* 是 220 微微法的瓷介电容器。除去电容器后，線圈 *Q* 值大于 130。

（下接第 21 頁）

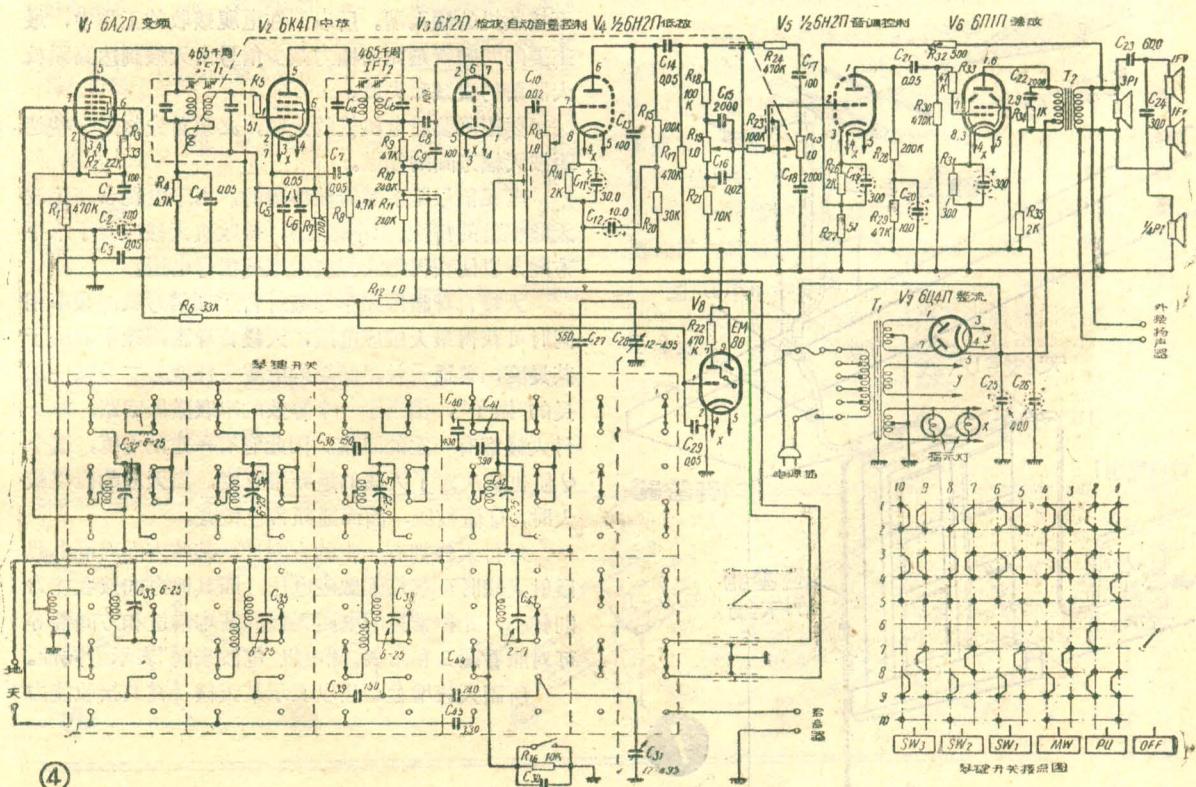

④

1958年 第9期

• 17 •


# 电视机安装使用维护讲话-1

黃錦源

自我国北京电视台开始試播后，隨着工農業建設的大躍進，文化事業的大躍進，以后各个城市也將陸續出現电视台。因此电视机的数目將有很大的增加，这种机器在用户买了以后，自己进行經常維护，需要一定的基本知識，就是在每天使用电视机时也需要熟悉哪些鉗子管什么，如何調整影象等常識。这里給讀者介紹一些电视接收机的安裝、使用和維护的常識。
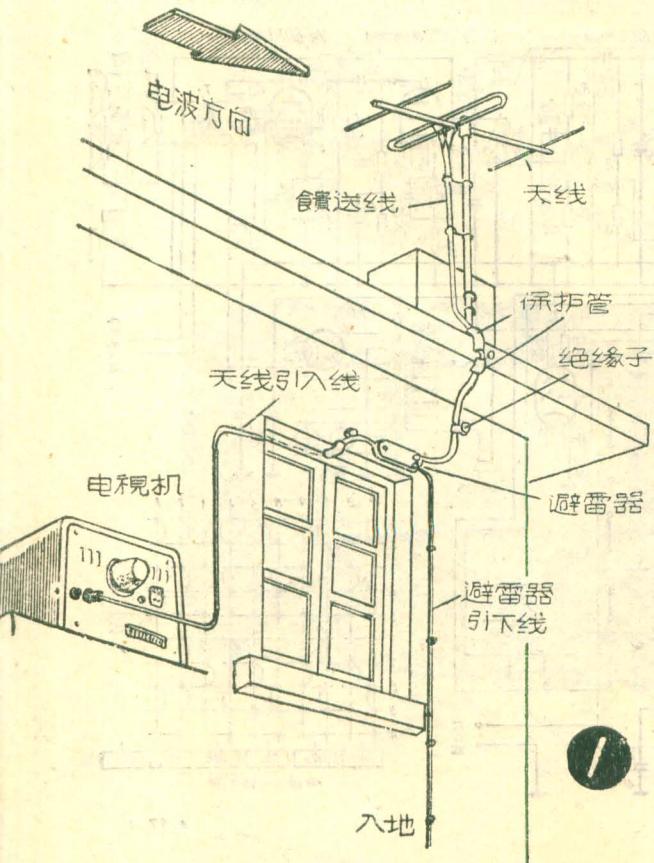
## 怎样安裝电视接收机

一架电视接收机的接收效果良好与否，与下列的几个因素有关：1. 接收地点信号强度的大小；2. 接收机的灵敏度；3. 所用的接收天綫形式；4. 所用的饋送綫形式；5. 饋綫与天綫之間，与接收机的輸入端之間阻抗匹配的程度；6. 天綫的高度；7. 天綫的定向是否合适；8. 該处反射度的大小（是否由于附近有大楼，高山的阻擋而使电视信号有較强的反射）；9. 接收地



点干扰的大小。

由以上的几点可以看到电视接收机的裝置对接收效果的影响是很重要的。下面簡單的談談这几个問題。

## 一、电视机的天綫

电视机的天綫裝設方法如圖一所示。一种常用的电视天綫結構方法如圖3所示。

电视机的天綫和收音机的天綫不大一样。

普通收音机，天綫的安装問題是很簡單的，尤其是近代的超外差式收音机灵敏度很高，常常甚至不用戶外天綫，仅用一根数尺的垂綫便可得到滿意的效果。但是在电视接收机中情况就不大一样了。除离电视台較近而信号相当强的地区外，一般应用較好的戶外天綫。其原因主要是超短波信号通过任何墙壁时，差不多都要遭受很大損失，这种損失隨頻率增加而增加得十分快。另外，电视机的通頻帶很寬，因此內部杂音也較大，这就要求从天綫上获得足够强度的信号饋送至接收机的輸入端。所以，在电视接收的工作中，最主要的问题就是如何極力減少信号由天綫到达高頻放大器前的衰減和失真。

要正确裝設电视机的天綫，必須首先知道一些超短波天綫方面的知識。

电视信号是借超短波傳播的，由于电视台超短波天綫輻射的特性（水平極化），接收机天綫应置于水平方向，以便获得最大强度的感应信号电压。

天綫自身諧振頻率與發射台送来信号載波頻率相同时可获得最大感应电压，天綫自身諧振頻率取决于其長度，普通一付最簡單的电视天綫就是二分之一波長的“振子”，相当于一个等效的串联諧振回路。每一付天綫都有一定的阻抗。因此它有一定的Q值，这个Q值也就决定了天綫的通頻帶寬度，当天綫的直徑較大时，Q值較低，因而通頻帶也較寬。

每付天綫都有一定的方向性，某些方向对准电视發射天綫时可获最强感应电压，而其他方向接收能力則較小，几种常見的电视天綫的基本構造和方向性等可对照看圖2和附表。圖中以“电波来向”表示方向性。

所謂天綫增益是用以表示某天綫（在其接收能力

最强方向)的接收能力比标准天线(一般是简单振子天线)高多少,一般以分贝表示。超短波传播是直线传播,它的有效接收距离是取决于发射天线和接收天线之间的直线可视距离,因此离电台较远的地方接收天线应愈高愈好。

在城市中,有时接收天线虽在可视距离以内,但仍难得好的效果,其原因是:

(1)中途有高大建筑物,尤其钢筋水泥大楼或高山等能阻止电波通过。解决的办法是:将天线架设得尽可能高,或转移天线装置方向,接收某处反射来的电波反而更加有利。

(2)图象出现重叠现象,即所谓“复影”,这是由于天线除了接收直达波外,还接收了某些地方反射过来的电波所致。解决办法是移动天线位置,调整天线方向,或换用有尖锐方向性的天线到

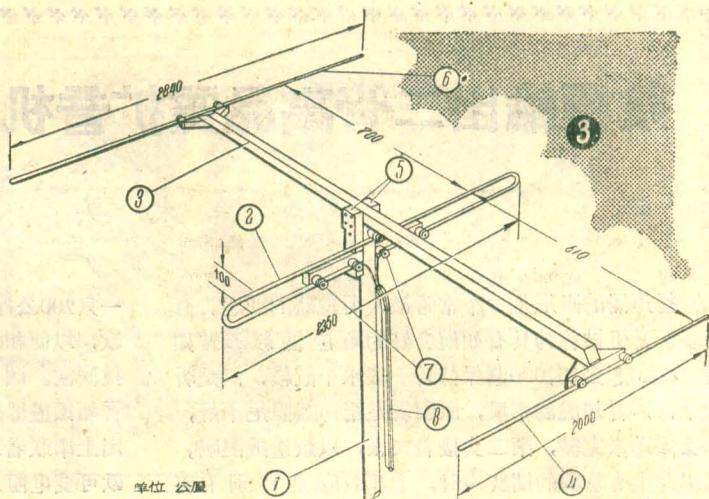


图 3 一种常用的定向电视天线


①木撑杆; ②环状电视天线(铝管); ③木横杆; ④引向器(铝管); ⑤帮板; ⑥反射器;  
⑦绝缘子; ⑧馈线。

获得最佳接收为止。在信号特别强时,还可以采取衰减天线信号办法,使复影减弱至不明显。

## 二、要用怎样的天线

在离电视发射台不远,接收机灵敏度在一般水平时(此处的讨论接收机系以灵敏度200微伏的接收机为准。发射台系指现在的北京电视台),信号极强,干扰和反射波极小地区(约距发射台5、6公里以内),可以应用简单的室内天线(只要没有显著的影象重迭现象就行)。较远时能用简单的户外振子天线更好,在离电视发射台十公里以外,约20公里以内,可在振子上加一反射器就得较好效果,在距离很远的地方,就要选择有高增益,较复杂的定向天线。但有时在城市内某些地区,虽然离电台很近,由于被附近高大建筑物所包围,则信号很弱而且也多反射波,或者附近的干扰较大,这时就应使用有尖锐方向性天线,指向信号较强,反射波较少或干扰较少方向。

(下接第14页)

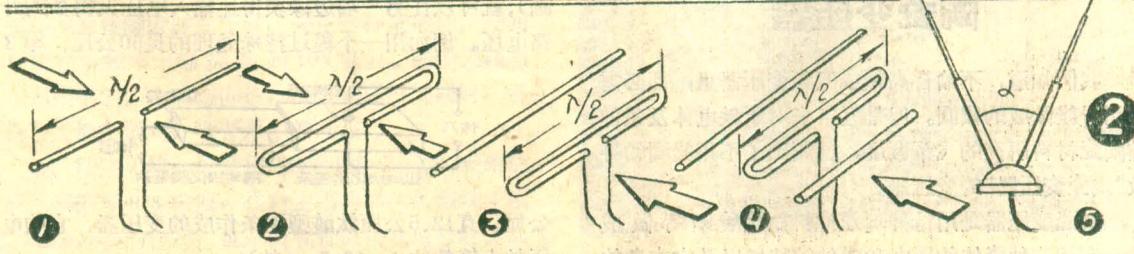


# 陰極輸出二管高品質扩音机

## 木头

揚聲器的阻尼是一个常常被人所忽略的問題。有許多扩音机被称为具有如何良好的頻應曲線，譬如說，由20週到15,000週保持为一根水平直線，但是听起来，声音却混濁不堪，原因就是揚聲器阻尼不好，一次振动未完結，第二次接着又来，以致造成混响。当唱片上有急驟的擂鼓声时，上述效应是特別有害的，它使人根本無法听出鼓点來。

采用电压負回授來降低輸出級的輸出阻抗是增加阻尼的有效措施。陰極輸出器的回授是100%的电压負回授，所以采用它來作輸出級时，可以得到極好的阻尼。此外，由于100%的負回授，功率放大級所固有的非直線性譜波失真大大地削弱了。这就是用陰極作輸出的主要好处。

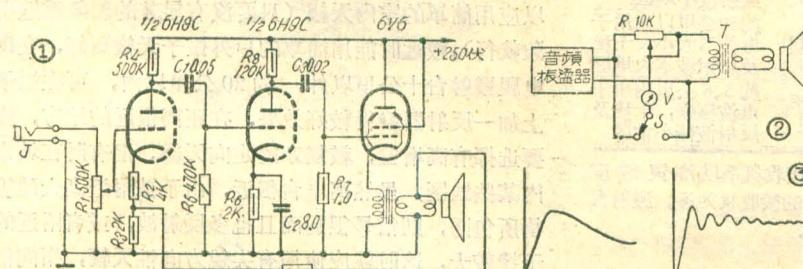最近，作者应一爱好音乐的友人委託，代裝一架唱片扩音机。条件是一要經濟，除电源部分外，只容許两个电子管；其次，要求音質优美，經得起音乐爱好者受过訓練的耳朵的檢驗。作者考慮了一下，决定用一只6H9C（包括两个三極管）来推功率管6V6，而



## 陶瓷变压器

我們知道，不論在高頻或低頻變壓器里，都必需要用导綫做成的綫圈。但是近年来对于鐵电体及磁伸縮陶瓷材料研究的飞躍發展，已制出了不用綫圈的叫做“陶瓷變壓器”的變壓器。

陶瓷變壓器是用特种陶瓷材料如鈦酸鋇等做成的，利用这种瓷体的压电和磁伸縮特性以及它本身的

后者作陰極輸出，以求音質优良。裝制結果，成績尚稱滿意，音質清麗無比，試放貝多芬的第九交响曲，定音鼓击节清晰可聞，因此在这里介紹一下。

線路圖和底板下的接綫圖如圖1圖5所示。6V6聯成三極管，輸出變壓器接在陰極。初級綫圈的电阻要有300—400歐，以保証正常的运用点。次級配接

一只200公厘永磁揚聲器，反射到初級的阻抗要有5000歐，以便和6V6配合。順便在这里介紹一种簡便的阻抗測法。圖2示

音頻振盪器的輸出上串联着10千歐可变电阻及輸出變壓器T。改

变电阻R，并用电压表V及开关S来测量T及R上的电压，直到

两个讀数相等为

止。这时R的讀数即所求阻抗值，用这一方法可求得阻抗隨頻率变化的情形。

电压驅動級本身沒有什麼值得提的，整个線路加上由音圈取得的負回授，更进一步改善了線路的品質。音圈那一端應接地，可以試驗決定，接反了变为正回授，是要起振盪的。回授电阻R<sub>9</sub>的阻值不要再降低。

有人或許以為再加些負回授可以更进一步使音質优良，殊不知这样一来，在高頻範圍內可能引起振盪。

如果裝好后有汽船声，可在第一低放級屏回路里加一由100千歐半瓦电阻和一8微法电解电容器組成的退交連电路，見圖5中的C<sub>4</sub>、R<sub>10</sub>。

机械特性，在瓷体条一端的正反面加上电压后（如圖），就可以在另一端边缘获得比輸入电压大得多的开路电压。例如用一个經過特殊处理的長50公厘、厚3



公厘、寬12.5公厘鈦酸鹽瓷条作成的變壓器，它的电压放大倍数約4—16.5。（朴）

为了观察阴极输出对改善扬声器阻尼的效果，特地取了一个普通屏极输出放大器来作比较。在两者的输入上均送入0.5伏左右的10週方形波，然后利用示波器在音圈上来观察暂态响应。所得的结果描绘在图3上，可以很清楚地看出，采用屏极输出时，扬声器的暂态过程振盪得很厉害。

根据粗略的测定，放大器的低半功率点约在75週左右，高频率响应到15000週犹能保持平直。至于输出功率，当然，采用阴极输出时，要比采用屏极输出时小，但是，在20平方公尺左右的房间内，经过试听，

(上接第17页)


二、扬声器：这里共用了四只扬声器，一只口径200公厘的3P1型永磁电动式是主扬声器，低音较好，它和一只口径80公厘的 $\frac{1}{4}$ P1型永磁电动式高音扬声器装在面板前面，另两只口径125公厘的1F1型恒磁性瓷电动高音扬声器装在木箱两侧。由于高低音用装在不同位置上的扬声器播送，故放出的声音有立体感觉，这也是一般市售5灯收音机所不及的地方。

三、琴键式波段开关：共有六个琴键。当左边第一个键按下时，电源关去；其它5个键，只要按下其中任一个键，电源被接通，该波段即可工作。当按下另一个键时，原先已按下的键即自动跳回复原，新按下这个键的波段开始工作。为了使放唱片时把中波段关去，在“拾音”与“中波”两个键下有特殊装置，使这两个键不能同时按下。所有中短波线圈都安装在按键开关内。

四、磁性天线：磁体的长度为170公厘，直径10公厘，中波线圈就绕在上面。采用这种天线后，线圈的Q值在各频率上都提高到100以上。磁性天线与环状天线相似，也有方向性，故旋动磁性天线时，可以调节灵敏度最高、噪音最小的一点。

五、铝箔天线：这是用165×465公厘的硬铝箔制成，铝箔厚0.1公厘，在角上用导线与天线端子相连。铝箔天线的作用，也是使收音机接收信号时提高灵敏度用的。

(5)

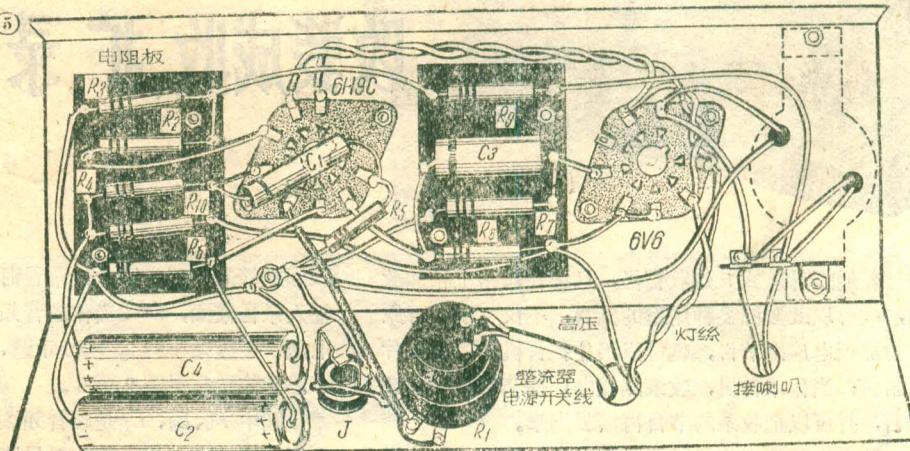


声音响度是有余的。

最后，这样的线路，在国外杂志上也是很多的，兹摘录某外文杂志上的线路一张（图4），供大家参考。线路中  $L_1$  是 10 亨、70 毫安扼流圈，电源变压器器的高压次级为 250—300 伏。

六、本机的变压器硅钢片经过热处理，变压器线圈系真空浸渍。各型线圈内都有可调铁粉芯。

\* 見本刊1958年第3期“RC音調控制”一文——編者

这是上海电磁仪器試制成功的模拟式电子计算机

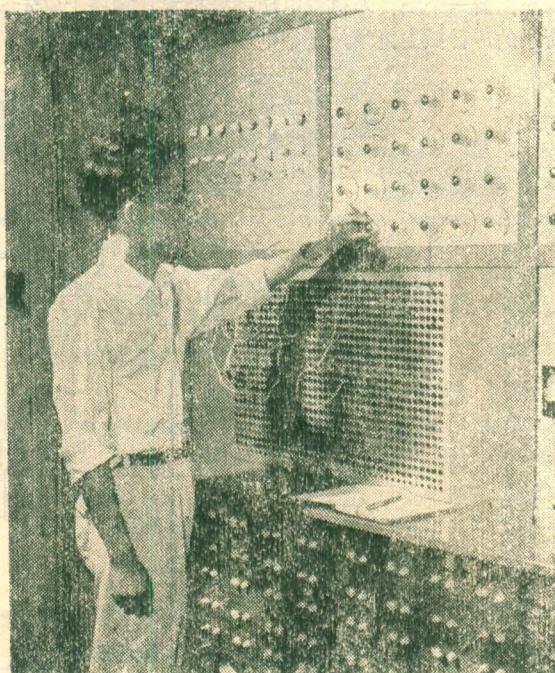

# 把超外差式五灯机 改装成收、扩、录音三用机

李润保

普通超外差式5灯收音机，只要在線路上稍加改动，就可以改裝成多种用途的机器，不仅可以收听原来的無綫电广播节目，也可以当作扩音机，播放唱片或語言；当作录音机，收录無綫电广播节目，唱片或語言，并可以把收录的节目再播放出来。


整个机器除当作录音机时要准备一个录放音头以及一套录放音用的机械傳动裝置外，在線路部分只要增添少数的一些另件就可以实现。我自制的录音机傳动裝置，大体上和本刊1956年9期介紹的相仿，因此这里仅对原来收音机線路的改裝方面加以說明。讀者們願意自制录放音用的傳动部分的話，可直接參閱那一期的文章仿制。

**改裝說明** 改裝成两部分：一部分是扩音，另一部分是录放音。考虑到一般5灯机在用話筒扩音或录音时，音量不够，因此利用擲刀开关在用話筒扩音或录音时，把原来的中放級改接成前置放大級，借以提高輸出音量。另外，在录音时，录放音头里的拭音線圈还需要一个超音頻拭音电压，好把录音鋼絲上原先所录的声音拭去再录，这个电压就利用原收音机的末

級强放管来担任。因此，录音信号由6SQ7輸入录音線圈，6V6当作超音頻振盪器，供給拭音用电压，振盪頻率約25—30千週，改裝后的線路見圖1。具体接線見圖2圖3。



圖中 $L_5$ 、 $L_6$ 、 $L_7$ 是超音頻振盪線圈。可在直徑25公厘的圓筒上，用中規0.2號漆包線繞250圈抽头作 $L_6$ ，再繞650圈為 $L_7$ 。在 $L_7$ 外用中規0.32號漆包線繞50圈作 $L_5$ 。 $L_7$ 和 $L_5$ 中間墊一層絕緣紙，繞好后在腊里浸數分鐘不使線圈松散。 $C_{15}$ 、 $C_{18}$ 、 $C_{19}$ 要選用云母電容器。

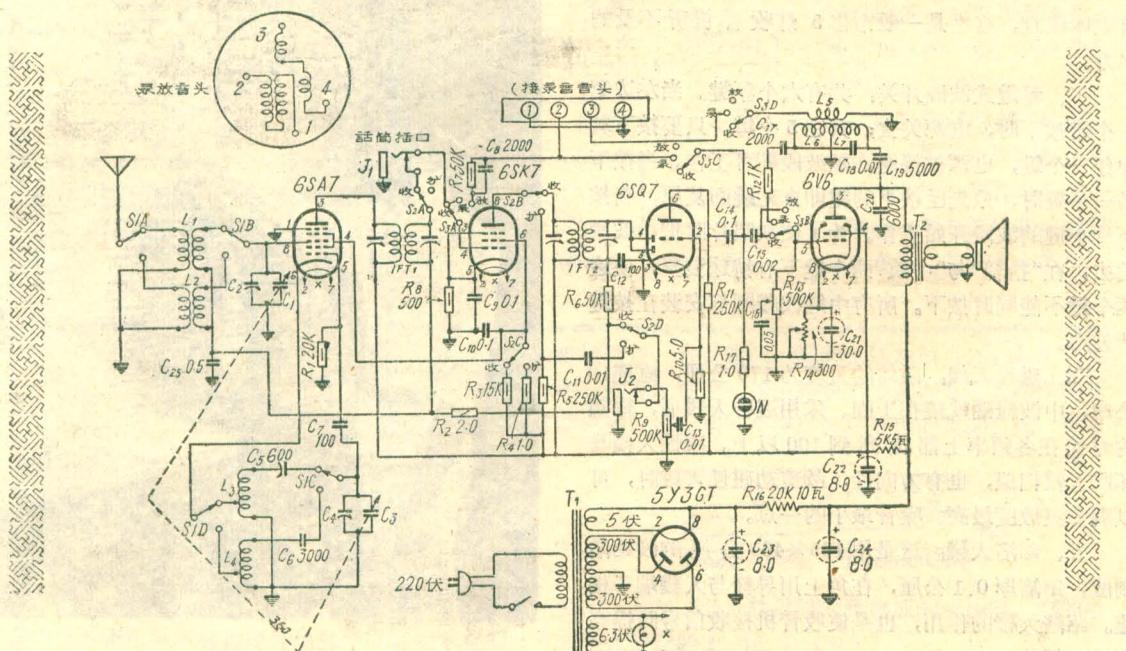**使用說明** 收音、扩音或录音是用四刀双擲开关 $S_2$ 和四刀三擲开关 $S_3$ 管理的。在收听無綫电广播节目时，把 $S_2$ 、 $S_3$ 扳向“收”位置，这时線路与一般5灯机相同。扩音时把 $S_2$ 扳向“扩”， $S_3$ 不动，仍留在“收”位置，这时由6SK7、6SQ7三極部分（二極部分不用）以及6V6組成一低頻放大器。录音时 $S_3$ 扳向“录”的位置，由6SK7、6SQ7三極部分組成二級低放，录音信号由6SQ7輸出經 $C_{14}$ 加到录音線圈上。而6V6單獨成為一振盪器，振盪电压由 $L_5$ 輸至拭音線圈， $S_2$



的位置看所录节目决定，如果是录无线电广播节目，就扳向“收”，否则就扳向“扩”的位置。放音时  $S_2$  扳向“扩”， $S_3$  扳向“放”的位置，线路又变成三管低频放大器，录音头输出的音频电压就通过  $R_7$ 、 $C_8$  输入  $6SK7$  的栅极。

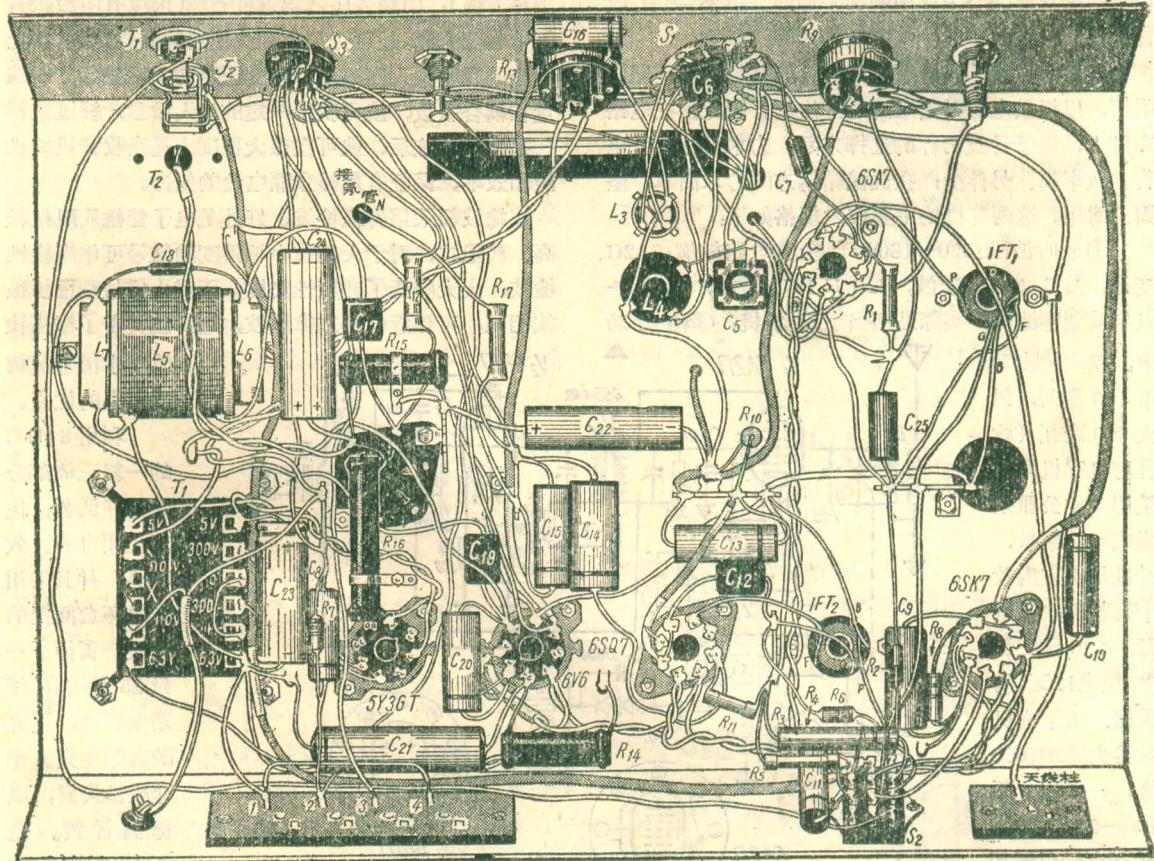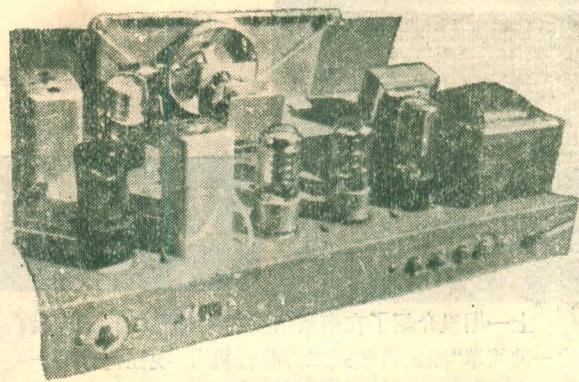图中氖管  $N$  是录音时的音量指示器。电阻  $R_1$  的数值可以增减，要调整到录音信号较强时，氖管才发出闪光，这样录下的强信号，在放音时不致失真。



下列各書約九、十月出版

#### 简单收音机选集

金亚臣等著 估价：0.22元

本书搜集了我国和苏联“无线电”杂志，以及其他书刊上的一些比较简单、新颖的业余收音机电路，并加以修改补充而成。包括有携带式的、低压的、来复式的及多用的、再生式的、也有超外差式的、电池的、交流的、还有电池交流两用的。本书可供无线电爱好者阅读参考。

#### 国产收音机<第一集>

李嘉斌著 估价：0.60元

本书搜集了解放以来国产的三十多种收音机的资料，对

每种收音机的构造、一般性能、主要特性指标、电路图、外形图和优点作了介绍；并对各式收音机的工作原理作了较详细的分析。本书供无线电爱好者和收音机设计及维修人员参考。

#### 小型无线电台技术手册

邮电部长途电信总局编 估价：0.38元

本书将有关小型电台的各个方面：如使用的频率、天线、收信、发信、电源等全作了详尽的叙述，最后谈到如何安装与维护，还附有一些应急检修方法及基本常识。适合在小型电台工作的同志参考。

#### 本社最近出版新书

##### 无线电常識講座

吴观周编著 0.29元

##### 怎样使用电视机

苏联 庫巴尔金著 0.28元

##### 怎样使用万用电表

文 浩编著 0.20元

##### 无线电发送设备

苏联 别琴著 1.30元

# 又好又省的二灯超外差式收音机

江宝琦 郑世建

上一期里介绍了在南京市工业大展会上展出的一种简单“固定再生式二灯收音机”，现在再介绍一种也在这次展览会上展出的另一种两灯超外差式收音机。

这种收音机的设计原则是尽可能节约用电，坚固耐用，以提供电源较困难的地区使用。因此，在电路安排上，电子管及零件的选择方面，力求做到用电省、效率高、零件少；在机械结构方面力求简单、坚固、耐用。这两灯机的主要技术规格如下：

①收听波段：520—1600千周；②电路结构：6A2P变频， $\frac{1}{2}$ 6H1P检波， $\frac{1}{2}$ 6H1P低放，另用一只半波硒整流器，实际是相当于三灯机；③输出功率：额定输出功率100毫瓦，最大300毫瓦（收音与电唱机同），采用124公厘永磁式电动喇叭，音量足供室内数十人收听；④电源：220伏交流电，耗电12瓦；⑤天线：由于全机增益大于20,000倍，一般收听100—200公里以内的电台仅需用

2公尺左右的尾巴线，若加接室外天线，可收远地电台；频率响应：自100周到7000周，变化不大于3分贝；⑥非线性失真：200—400周不大于12%，400—3000周不大于10%。

从整个机器的调谐回路来看选择性的話，5灯机有5个调谐回路，而

图3

只有3个（图2），为了提高它的选择性与灵敏度，可以采用有铁粉芯的输入回路和中频变压器（这样做统调更方便）；中频变压器铝罩可省掉（因没有中放级），既节省铝金属，还可提高中频变压器的品质因数，加上适当的调整输入回路和中频变压器初次级线圈的电感量和耦合系数，就可获得一定的输入增益，经过这样一系列的措施后，就可在很大程度上提高收音机的性能和效率，保证有足够的分隔电台的能力。

检波级采用屏极检波，好处是电子管输入阻抗较高、较稳定，对于大的或中等强度的信号可作直线性检波，大大降低了非线性失真，而对小信号和栅极检波相同，可作近似平方律检波，这样就具备了栅极检

波对小信号灵敏度较高的优点。

利用6H1P的一组三极部分来担任低放，优点是用电省、效率高，并且采用了阴极负反馈的方法，省掉了一只25微法的旁路电容器，还可改善频率失真和非线性失真，以提高音质。当

6H1P的负载阻抗为9,000—10,000欧，栅极有效输入电压约3伏时，最大输出功率可达360毫瓦左右。更重要的是6H1P的屏压、屏流以及它的屏耗散功率都不超过规定的极限值，保证了电子管的正常工作。

考虑到机件性能的可靠、坚固耐用，以及使用安全、维护费用低等问题，采用一小块梯形金属底板和有次级高压线圈的电源变压器。电源变压器的交流高压为180伏，工作直流高压不大于210伏，交流灯丝电压可设计成6.1伏，这样不仅不影响电子管的工作性能，还可延长电子管的使用寿命。全机高压直流电流在无信号静态时为16毫安，交流噪声很小。电源变压器采用有次级高压线圈的理由是：①高压若直接从初级线圈上取得，则底板带电，不安全；为了防止使用者受电击，须加接浮地线，并联的高频旁路电容器


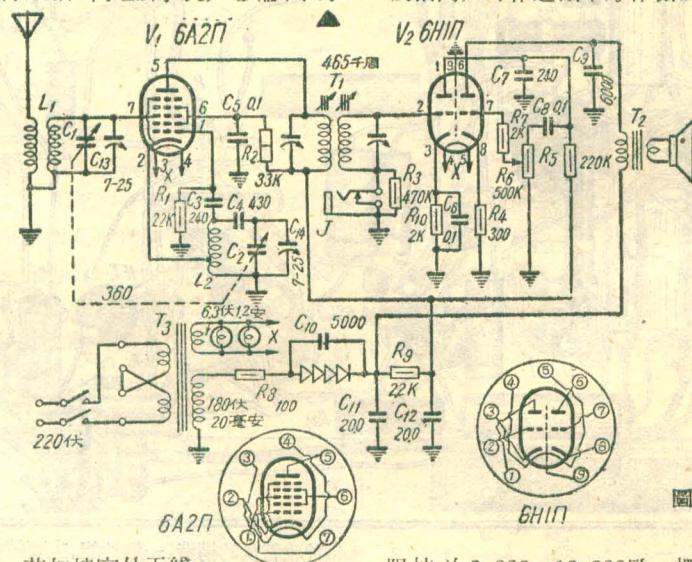


图2

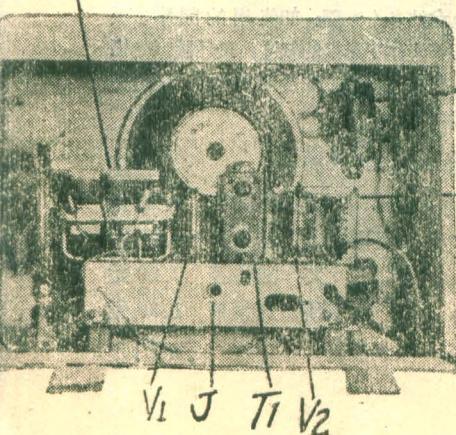

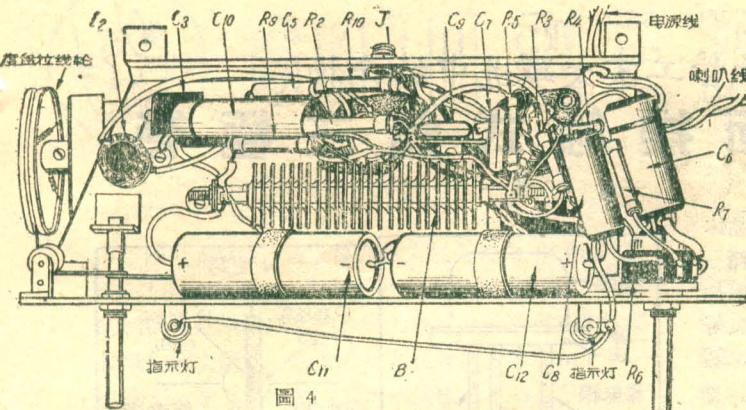


圖 4

和洩放電阻，以及抗調幅交流聲電容器各一只；②在使用 110 伏市電時，初級除須供給次級燈絲電源外，還要以自耦變壓器的方式供給 220 伏交流高壓，這樣初級線圈就要一半粗一半細的銅線；③交流高壓從 220 伏降到 180 伏，矽片可從 27 片減少到 25 片，節省 2 片矽片。另外，低放級高壓可直接從第一只濾波電容器  $C_{11}$  上取得（試制結果為 207 伏）， $R_9$  就可用半瓦的炭阻。從上面分析看，對於一只 12 伏安小電源

變壓器，加一個 180 伏的次級線圈並不會使成本增加多少，但對使用者就很安全，維護費（電費）也省。

機件外形及內部結構見圖 1、3、4。

收聽結果證明，這架機器的雜音小，不夾音，音質清脆，可收本地附近的電台，也可收遠地強力電台。

無線電愛好者自制時，可選用品質因數較高的中頻變壓器（輸入級），把鋁罩去掉， $L_1, L_2$  可用普通市售的 S 型線圈，矽整流器也可用電子管整流器代替。

最後，為了提供無線電生產單位生產普及式收音機以有利條件，使這類收音機做得更為價廉物美，最好能生產這樣的複合電子管：它是由一個輸出功率最大為 1 瓦左右的高互導三極管或束射四極管，以及一個二極整流管（如  $6\text{L}4\text{P}$ ）所組成的二極三極管或二極四極管，迫切希望我國電子管廠能早日考慮這類電子管的生產，為祖國收音機的多樣化而努力。


## 适合农村發展有綫广播用的無鐵盆舌簧喇叭

山西廣播器材廠試制成功一種無鐵盆舌簧喇叭，這種喇叭不用一般的鐵盆，線圈、磁鐵和舌簧等都裝在紙盆內，支持在喇叭箱的橫木條上，紙盆粘在木箱圓孔邊上。每只能節約鋼材 0.32 公斤。經反復試驗證明：因紙盆後面空間大，音響要求比有鐵盆的好，高低音都可兼顧。如使用同等磁性的磁鋼，比有鐵盆的聲音大，磁性擴散損失小。其次，這種喇叭制作簡單造價低，一般無大沖


床設備的小廠皆可製造。

這種喇叭是根據有綫廣播站安裝喇叭一般都裝用木盒的特点而製造的。為了耐用，對木盒板上的橫木條和糊紙盆的助音板必須選用不易變形的木料（如五合板等）。這種喇叭，因節省原材料，構造簡單，質量又能保證一般水平，對於國家今天大量發展農村廣播網是極為有用的。


（山西廣播器材廠  
��式如）

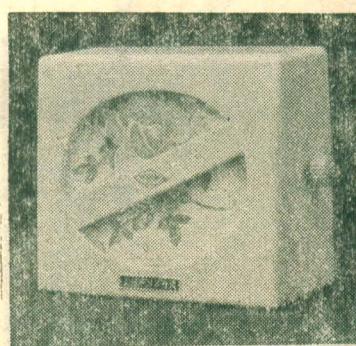

①無鐵盆舌簧喇叭

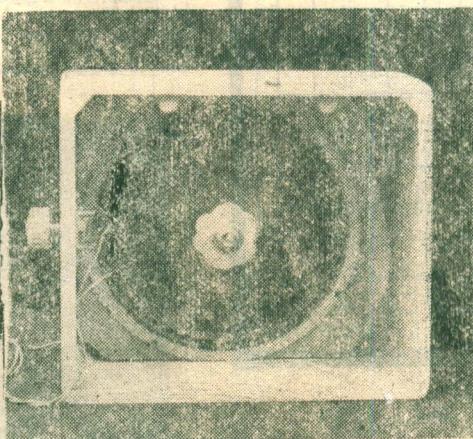

②喇叭的背面

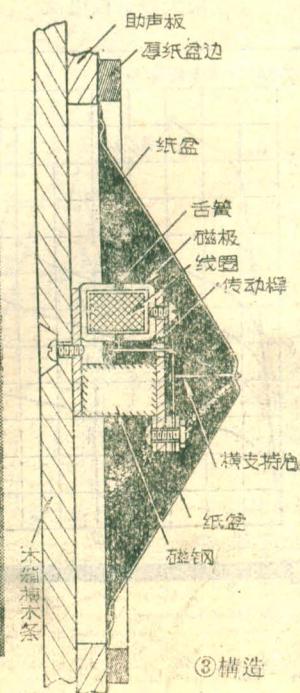

③構造

我国电子管工业大跃进中的产物

# Π6型面接触式锗三极管

一时 值一

北京电子管厂最近新试制成功一种新半导体晶体三极管，这是一种P-N-P型合金结中频面接触式锗三极管Π6。Π6三极管是用热处理的方法将锗单晶薄片的二面熔进金属杂质—铜—做成合金，形成两个有良好整流特性的阻滞层。使用频率范围能到2.5兆赫，适用于音频中频以及广播段的无线电和通讯设备中。

## Π6型锗三极管外形结构


Π6型三极管的外形结构如图1、4所示。三个电极的引线牢固地固定在底座上，基极的引线与金属底座直接焊接，而发射极和集电极的引线各有玻璃绝缘子与底座绝缘，金属帽与底座用点焊的方法焊接，密封良好。晶体管内部部件都垂直的焊接在底座上，外部金属部份均涂上黑色绝缘保护漆。

Π6晶体三极管的主要部分，是由一小片n型锗，在两个表面上经过热处理使两个小钢球熔入锗内，形成两个P型锗部分，然后分别将锗片及两边的钢球用引线接联而成（如图2）。

## Π6型锗三极管电气特性

北京电子管厂生产的Π6型三极管共分为A、B、C、D、E五种。Π6型晶体三极管的最大工作状态如下示（在任何工作条件下，使用时都不能超过最大工作状态）：

最大集电极电流 (在作放大用情况下)	10毫安
最大集电极电压	-30伏
最大发射极电流	+10毫安

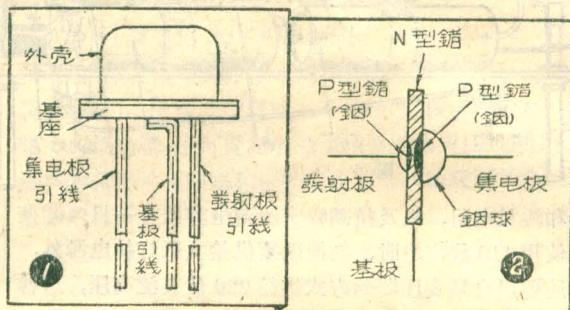

最大集电极电流



(在转换状态时) -50毫安


一般所說的特性都是指基極接地情况而言，現在举一种在溫度+20±5°C时Π6-T型晶体二極管的电气特性参数作例子。圖3是Π6-T的静态特性曲线（即集电极电流电压曲线）。

Π6型晶体三极管在出厂前均需經過严格的电参数測試及机械气候环境等試驗，特性一般良好。

## 周围温度为20±5°C时Π6-T型三极管电气参数

参数名称	符号	计量单位	标准		试验状态								备注	
			最小	最大	$I_e$	$U_c$	f	$R_i$	$R_p$	毫安	伏	千周	欧姆	千欧
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
集电极反向电流	$I_{co}$	微安	/	15	/	-5	/	/	/	/	/	/	/	
输出导纳	$h_{22}$	微摩欧	/	2	1	-5	/	/	/	/	/	/		
电流放大系数	$h_{21}$	/	0.97	/	1	-5	/	/	/	/	/	/		
电压回授系数	$h_{12}$	/	/	$6 \times 10^{-4}$	1	-5	/	/	/	/	/	/		
功率放大系数	$K_M$	分贝	37	/	1	-5	/	600	30					
集电极电容	$C_K$	微微法	/	50	1	-5	465	/	/	/	/	/		
噪音因素	$F_{mI}$	分贝	/	33	0.5	-1.5	1.0	/	/	/	/	/		
电流放大最大频率	$f_{ao}$	兆赫	1.0	/	1	-5	/	/	/	/	/	/		

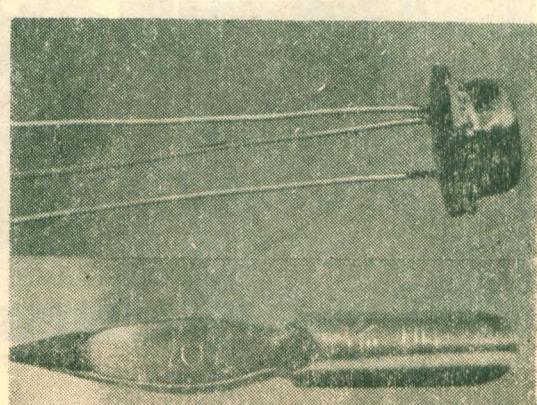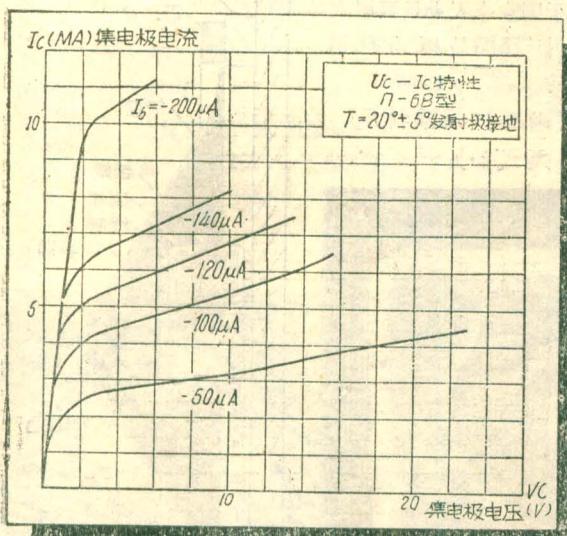

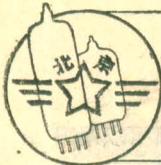

# 6И1П型三极七极管

## 啓明

国产 6И1П 三極七極花生式复合管是根据苏联 6И1П 的技术資料，并結合德国以及其它国家 ECH81 的結構优点試制成功的。它的外形、外廓尺寸和管座接綫如圖 1 圖 2。两管分別裝在管內上半部和下部，合用一个塗有氧化物的傍热式陰極。管的上半部是三極部分，約佔陰極有效長度的三分之一；下半部是七極部分，它的第一柵是变节距繞制的，具有遙截止式的特点，并采用两块瓦形的陽（屏）極来降低極間电容。两管之間隔着一層云母片，防止了两管电子互窜的干扰現象。另外在管內外層裝有两只半圓弧形的隔离片，把所有电極都罩在里面，这两只隔离片和七極管第五柵、芯柱隔离片以及陰極都連結在一起，因此使用时可不必另加屏蔽。

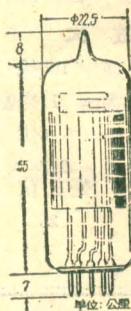


圖 1  
6И1П 和 6A2П 特性的比較

由特性数据来看，6И1П 和 6A2П 的灯絲电压、电流相同，但 6A2П 是一个七極变頻管（或称五柵变頻管），它要完成混頻和本地振盪两个作用，个别性能不甚理想。然而在 6И1П 管中，它已把混頻和本地振盪两部分分开了，以三極部分作本地振盪器，七極部分作混頻器，这样，可以充分把这两部分的特性加以改善，并且減少了两者之間的相互影响。下面举一些特性优劣的比較。

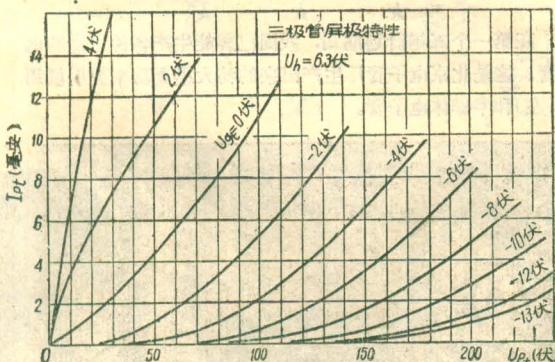


圖 3

1. 在 6A2П 管中，为了获得稳定的本地振盪，必需把第一柵、第二柵和陰極組成一个三極振盪管，而把外来信号加到第三柵上。但是七極变頻管的第一柵是决定陽（屏）極特性的主要控制电極，要求振盪稳定，变頻跨导不可能設計得很高，也就是說收音机的灵敏度受到限制。但是 6И1П 的振盪信号是由三極管产生并送到七極管的第三柵上，而外来信号直接加到第一柵上，因而

获得較高的变頻跨导（前者为 0.45 毫安/伏，后者为 0.775 毫安/伏），也就是提高了变頻器的灵敏度。

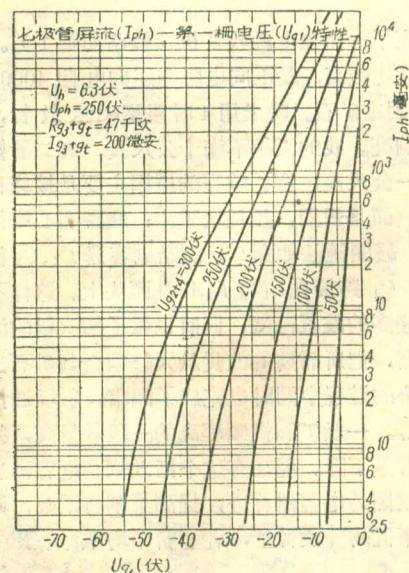


圖 5

2. 6A2П 管內陰極飞出的电子在越过第三柵时，遇到負的大信号会使电子折回，并有可能窜入振盪部分，影响振盪部分的频率稳定性，所以 6A2П 有着

比較严重的频率漂移現象。但 6И1П 管已把三極部分与七極部分分开，并且两者之間还有分隔用云母片，防止了电子互窜的影响，频率的稳定性仅和極間电容和陰極引綫电感有关，而 6И1П 的極間电容和陰極引綫电感都非常小，影响不大，因此大大地提高了频率稳定性。

3. 管內电子噪声和陽(屏)極电流、帘柵电流和跨导有关，尤其是跨导这一参数特別重要。一般电子管的等效噪声电阻大約与跨导成反比，显然 6И1П 的管內等效噪声电阻要比 6A2П 小得很多，所以在变頻电路中工作时，信号杂声比大大地減小。

4. 正因为 6И1П 的三極管和七極管是独立的部分，極間电容和引綫电感甚小，并且有內屏蔽等等，这些措施不仅使 6И1П 能作变頻管，也可把它作其它用途，例如三極部分可作高放和低放，七極部分可作中放或高放（將第三柵接地），因此它的用途非常广。

总之，对于灵敏度、频率稳定性和信号杂声比要求高的收音机来講，6И1П 电子管有着优良的效果。

本管特性类似苏式 6И1П，欧式 ECH81，美

式 6AJ8 和捷式 6CH40，这些电子管以后都可以用国产 6И1П 代用。

### 6И1П 型电子管特性数据


灯絲电压		6.3伏	三極管部分	
灯絲电流		300毫安	甲、振盪	
陰極和灯絲間电压			陽極电压	250伏 (最大)
最大	±100伏		陽極电流	4.5毫安
			陽極降压电阻	53千歐
七極管部分 (变頻)			柵極电阻	47千歐
陽極电压	250伏 (最大300伏)		柵極振盪电流	200微安
陽極电流	3.25毫安			
第2、第4柵降压			有效跨导	0.65 毫安/伏
电阻	22千歐			
第2、第4柵电流	6.7毫安		乙、放大	
第3柵电阻	47千歐		陽極电压	100伏
第一柵电压	-2.0伏		陽極电流	11毫安
变頻跨导	0.775 毫安/伏		柵極电压	0伏
内阻	1.0兆歐		跨导	3.7 毫安/伏
等效噪声电阻	70千歐		放大系数	25

## 無电源收音机的試裝

張光炎

我也試制了一架無电源收音机（線路如圖1）。矿石的灵敏度比較高，是正向电阻与逆向电阻 4000:500千歐姆的固定矿石。晚上用 4 时磁鋼喇叭放音，一室内清晰响亮。我的天綫不滿十公尺長，离二層樓的屋頂只有一公尺高，發音响亮的原因主要是接綫和綫圈接綫粗，而且焊固，損耗电阻小；綫圈圓心直徑大，Q 值高。綫圈繞法如圖2。調諧电容器  $C_1, C_2$  都是空气式的， $C_1$  跨接在  $L_1$  与  $L_2 A, D$  两头上。这样不但調整两个綫圈的波長范圍，同时也做了初次級的活動耦合电容器，把所需要的波長从天綫耦合到矿石去檢波。在耦合的过程中同时也完成了調諧，所以選擇性与音量都好。一般矿石机频率高的一段音量高，频率低的一段音量下降。現在有这个活動耦合电容器当频率低的时候因为电容器旋进，提高了耦合系数，因此补充了频率低的一段音量，各电台平均音量很平均。

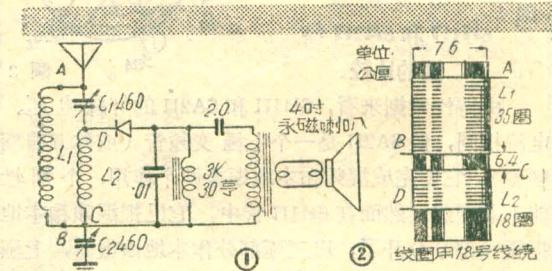这个線路不用地綫用听筒听仍旧很响亮，不用天綫只接根地綫在天綫柱上，音量也沒有显著降低，不



过刻度盤上电台有些搬动，这两点对不便裝天綫和地綫的爱好者們是大可一試的。

★ ★ ★  
在第一个五年計劃期間，我国已經能生产各种用途的电子管。这是北京电子管厂生产出来的特大型高功率發射机用管(左)和半导体电子管。



# 攻保守、破迷信，大胆技术革新 用幻线同时开放广播、电话

黑龙江省广播管理处

随着农村有线广播网和邮电事业的发展，有些地方已经出现这样一个问题，一方面要求邮电部门不断提高线路质量，消灭串音，使开放广播的线路能够随时通话；另方面要求广播部门能更多的为农民播送国内外大事、省县各级党政领导的指示和大跃进的消息。看来在同一条线上既要随时通话又要增加广播节目是一个矛盾，但经过我们试验，这个矛盾是可以解决的。下面就是解决这个矛盾的两种方法。

第一种方法：利用实线通话，幻线传输广播节目和直流电源。

## 线路工作原理

在双线回路上增设两个转电线圈  $T_1$ 、 $T_2$ ，以增加一根幻线，用实线通话，幻线传输广播节目和直流电源，见图 1。

在双线回路的两端加装了转电线圈后，如果线路的两根导线电阻相等，从线圈中性点流向两侧的电流大小也完全相等，但方向相反（电流分别由 3 流向 4，8 流向 7），因此线圈上产生的磁力线相互抵消，在实线回路上就听不到来自中性点的声音。这样

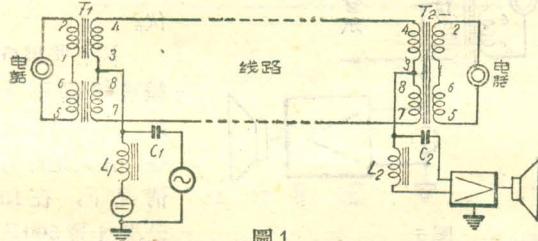


图 1

虽然只有两根导线但实际上却起了三根线的作用，再利用一根地线便形成了一组双线和一组单线的两组线路了。

为了能够在幻线上同时输送直流高压和广播节目的音频信号电压，在直流高压和广播信号接入幻路前要如图 1 加接一低频扼流圈  $L_1$  和断流电容器  $C_1$ ，这两样零件的作用， $L_1$  是防止广播信号经直流电源短路， $C_1$  是防止直流高压经广播信号电源短路，目的都是强

迫这两种不同成份的电源电压只能沿着线路传输到接收端去。 $L_1$  的直流电阻要小电感量要大，以避免直流电通过时产生过多的电压降并具有足够阻止广播信号电流通过的能力。

同样，在接收端也要加接相同的低频扼流圈  $L_2$  和断流电容器  $C_2$ ，使从线路来的直流高压和广播信号分开，直流高压经  $L_2$  供给放大站做电源，广播信号经  $C_2$  加到扩音机的信号输入部分。

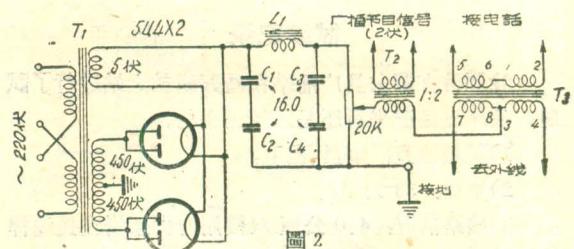


图 2

我们试验时在广播站采用图 2 的线路。广播节目信号经变压器  $T_2$  输入到幻路上（临时采用 60 伏安的 1:2 饱和变压器）。线路是直径 4.0 公厘的铁线，长 33 公里，每公里电阻 10.552 欧，加上双方转电线圈共 20 欧（均指对幻路而言），双方接地电阻共 10 欧，总计 204 欧。接收端机器需要的电流为 280 毫安，电压为 250 伏。我们在送端调整输出电压为 310 伏，减去线路上的降压，刚好符合需要，与计算值 302 伏仅相差 8 伏。

图 3 是试验时接收端采用的扩音机线路图。全部灯丝串联起来 ( $50 \times 4 + 12.6 \times 4 = 250.4$  伏) 后再和屏压并联，通过  $L_2$  再接到线上以取得全部电源电压。输出变压器按输出 120 伏及 10 伏的标准制作的，根据试验可以输出 15—18 瓦。

在接收广播站送来的节目时，开关  $S$  放在“1”的位置，线路来的信号就通过  $C_2$  轮入  $V_2$  的栅极，若直



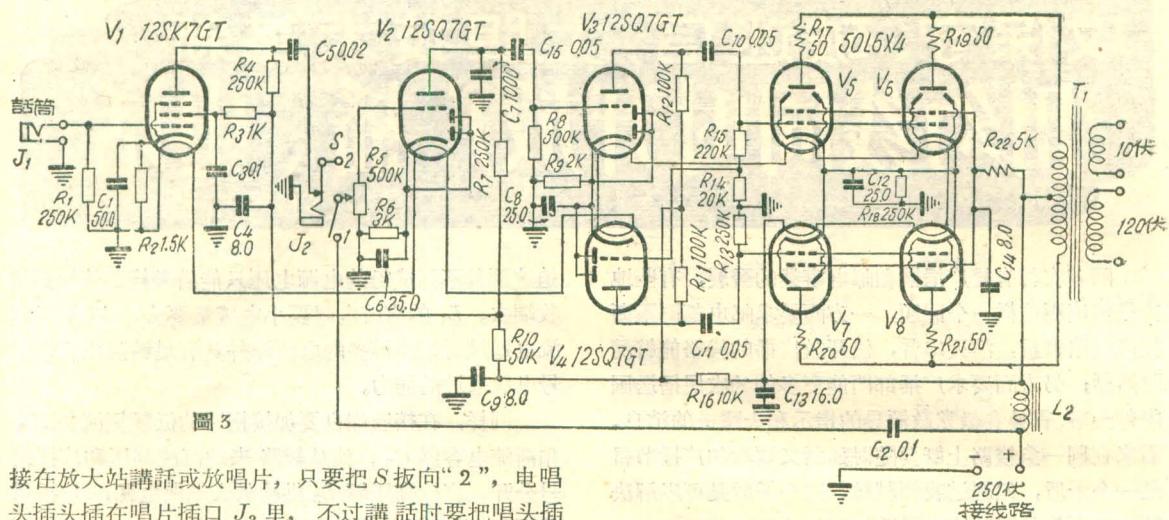


圖 3

接在放大站講話或放唱片，只要把  $S$  扳向“2”，電唱頭插頭插在唱片插口  $J_2$  里，不過講話時要把唱頭插頭拔下來才能播送出去。

### 試驗記錄

我們曾在肇東縣廣播站和昌五鎮放大站進行了試驗，從試驗情況來看還是比較滿意的。

1) 試驗地點：肇昌、昌五，

2) 里程：33 公里，

3) 線路情況：4.0 公厘雙線用彎腳架掛在長途桿路橫擔下面，線路都做有交叉。環路電阻 760 欧（包括昌五鎮的轉電線圈直流電阻 40 欧），和計算值 736 欧相差 24 欧。

分別用單線對地測量，雙線還是比較平衡的，為了使得更加接近平衡，試驗時用線繞電阻串在線路上進行調整。

4) 試驗時間：6 月 15 日（晴天），在廣播停止後，電話業務量小的情況下進行的。

5) 試驗配線：在肇東縣廣播站如圖 4 接法，把通

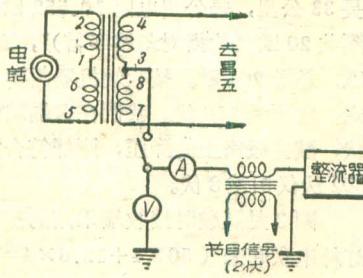


圖 4

昌五的線路直接用倒換開關倒入廣播站機械室內。昌五線路如圖 5。

#### 6) 線路衰耗：

由測量算出線路電阻為 214 欧，比計算值 204 欧多 10 欧（誤差）。

7) 廣播效果：昌五放大站機器輸入直流電源電壓 250 伏，輸入信號電壓 1.5—3 伏，機器輸出電壓在 10 伏抽头上接 320 只喇叭時為 17—18 伏，在距放大站 1 公里遠處測試，喇叭獲得 16—17 伏電壓時很響，接 480 只喇叭時

輸出電壓 12—13 伏，接 736 只喇叭時輸出電壓 7 伏。

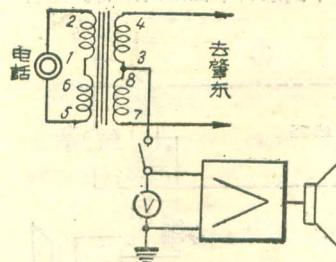


圖 5

因有些用戶線路絕緣不太好，所以電壓低些，在匹配好的情況下，在 10 公里內帶 500 只喇叭還是能夠

很響。

### 技術要求和效果

以廣播線（雙線）用彎腳架掛，電話線用橫木擔架掛為例，按規定這兩條線路平行超過 10 公里，而廣播線用單線（即上面所說的方法）送出的節目電壓為 4 伏時，要求兩對線路間的間隔距離約 10 公尺；而用雙線直接傳輸時不能高於 60 伏。

從肇東送出	在昌五獲得
直流電壓 310 伏	250 伏
直流電流 280 毫安	280 毫安
信號電壓 2—4 伏（無串音）	1.5—3 伏（無串音）
信號電壓 8 伏（無串音）	7 伏（有極輕微的串音）

根据在肇东县試驗的情况看，長 33 公里的广播綫用弯脚掛在電話綫下面，用幻綫送出 7—8 伏的信号电压对其他電話綫并不串音，而实际上信号电压还要小，只要 2—4 伏已經足够。試驗的時候，我們一面用幻綫送出音頻信号，一面用實綫通話，一点沒有串音。

因为在綫路上加裝了轉電綫圈，依靠兩綫的平衡而开辟了一条幻綫，用这条幻綫傳送信号，这就要求經常保持雙綫綫條电阻不变，雙綫間和每一單綫的對地絕緣要好，否則会产生串音和不能傳送直流高压電源；又因綫路上有高压，直接关連到人身安全問題，因此要求綫路架設得坚固些，并向羣众宣傳不能在干綫上偷掛喇叭，这样不仅会使直流高压电大量消耗，更重要的是可能使偷掛喇叭的人造成生命危險。

在綫路較長的情况下，不应忽略每条导綫的接头，应通过測試使全部綫條的电阻接近于計算值。因为电阻太大，一方面容易产生雙綫間的不平衡，另方面傳輸的直流高压將有显著的电压降。双方的接地电阻更重要，在这里每多 1 欧的电阻，便相当于在两根綫上分別多出 2 欧的电阻来。

由于在綫路两端要傳送和接收直流高压，所以轉電綫圈最好用木匣罩起来，以免意外。另外为了防止綫路絕緣不良或雷击损坏綫圈，最好如圖 6 安上保安裝置和避雷设备，同时还可以监视綫路的工作状态。

第二种方法，用實綫通話，幻綫傳輸广播电力。

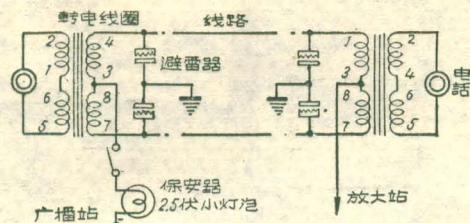


圖 6

## 工作原理

和第一种方法相仿，用加裝轉電綫圈的方法增加一根幻綫。在綫路上加裝轉電綫圈后，把電話接在轉電綫圈的 2、5 接头上（圖 7），广播站輸出接在 3、8 接头上，这样相当于广播使用两根导綫并联的單綫广播。

## 試驗記錄

是尙志县邮電局、广播站共同試驗的。

1) 試驗地点：尙志、烏吉密。

2) 里程：9 公里。

3) 線路情況：30 公厘双綫用弯脚架掛的單一三級線路，环流电阻 400 欧，和計算值 351 欧相差 49 欧。單綫对地絕緣良好（均为 2 兆歐），但綫條电阻有些不平衡，因相差不大，又沒有合适的电阻，所以未进行調整。

4) 試驗時間：6 月 4 日（晴天）。

5) 广播效果：

尙志輸出电压	串音电压	通話情况
240 伏	1—1.5 伏	通話困难
180 伏	0.8—1 伏	尙可通話
120 伏	0.2—0.8 伏	可以通話

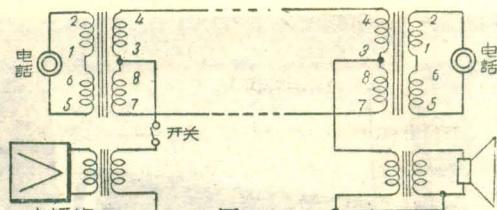


圖 7

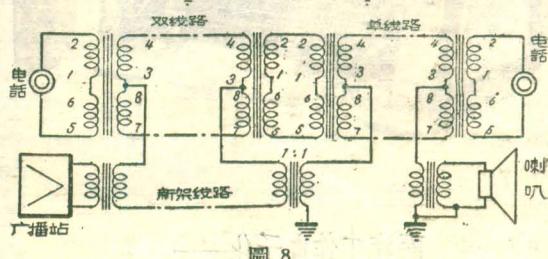


圖 8

## 技术要求和效果

采用这种形式广播的先决条件是能够或已經开放單綫广播的地方，并且双綫的平衡要更好些。但如对通話的要求不高，即使綫路条件差些也还可以。根据試驗記錄看，在尙志县的条件下 送出广播电压为 240 伏时，虽不能同时通話，但还是能起到简便准确的通話信号作用，因此有可能等到紧急通話时再將輸出电压适当降低。为了防止对其他電話的串音，我們認為这对实綫和县城內（市內）的電話交換台应分开。如果輸送 120 伏就能滿足負荷量的要求，效果当然更好。


为了減少在城內或某一段内广播对電話的干扰，可把那一段的广播綫改成双綫傳輸，另架一根綫并加裝轉電綫圈，見圖 8，其它部分仍用單綫。

# 在无线电工业战线上

ZAI WUXIANDIAN GONGYE ZHANXIAN SHANG

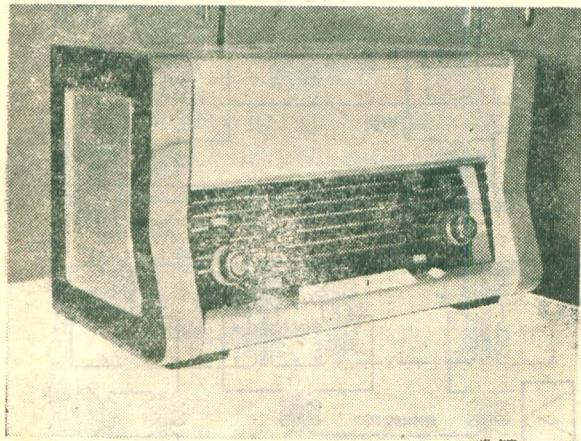
## 国营天津無綫电厂增加 收音机的新品种

国营天津無綫电厂过去生产的收音机品种很少，在大躍进中增加了生产收音机的品种。除最近已試制成功的一种七灯收音机外，正在試制的还有調頻調幅收音机、半导体收音机、四灯机、五灯机等許多新的品种，准备向国庆节献礼。圖為該厂新制成的一种比較高級的七灯收音机，該机用琴鍵式开关，磁性天線，可收听五个波段。


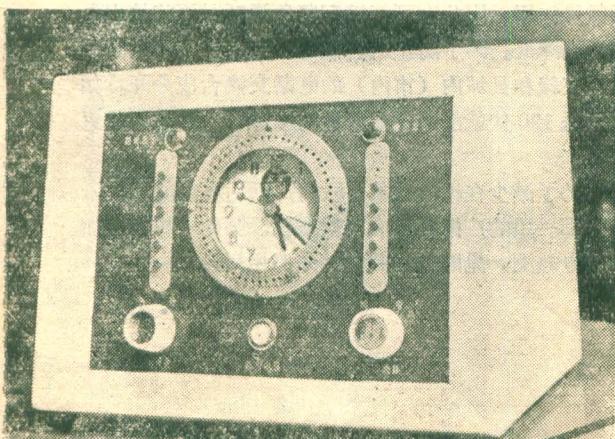
## 医疗工作电子化—— 自动电子定时机控制电疗器械


天津市医药公司器械修配厂試制成功一种自动电子定时机。在作电疗时，裝上这种自动电子定时机，到了規定時間它能自动鳴鈴报警并切断工作电流。这样就能避免發生医疗事故，保証患者的安全，并減少医务人员的劳动强度，提高工作效率。这种定时机可供医院电疗室或工業制造上作各种控制用。


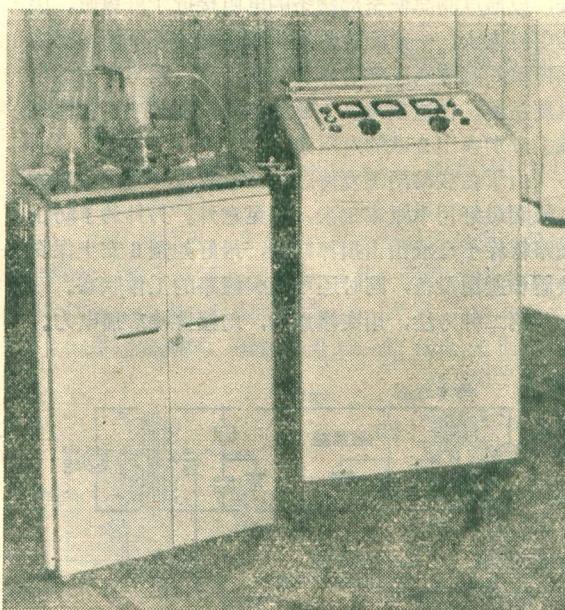
## 我国工业的近代化工具 大密度超声能發生设备

我国第一台“大密度超声能發生器”，最近由天津电子仪器厂和上海仪器仪表科学研究所互相协作試制成功。

超声波加工方法，是近代工业中一种新的生产工具，主要部分是超声波發生器和換能器，把超声頻电流变成强力的机械震动，利用它来完成各种元件材料的加工，尤其是特殊細微部件的加工和处理。大密度超声能發生器的試制成功，是我国工业掌握現代化工具的許多例子之一。我国試制的第一台大密度超声能發生器，震动頻率为56万次到二百万次，共分四种。經過試驗證明用超声波浴槽可在一分鐘內洗淨手表的宝石軸承、小齒輪、电子管陰極及光学透鏡等精細元件。在制药工业上还可用来在生产金霉素时迅速消灭不需要的細菌并培育所需要的高單位菌种。




## 大胆創造，大胆革新 紡織工業也用上了超声波

大搞技术革命，把各种各样的新技术都用到工业上去。人們在紡織工业中也用最新的加工方法——超声波应用。我們平常穿的有色棉織物如藍色卡其等，穿洗次数一多，就会泛白，是因为染料沒有滲透的原因。上海国棉二厂三个电气工人王敬朝、徐家宜、韓寿康最近制成超声波發生器，用这种超声波震动染液染布，解决了过去染料不深透的毛病，使染料能均匀地滲透在棉布的纖維中。据初步試驗的結果看，用超声波染法染料，可透入布芯子里，比普通染法效率可提高二十几倍。这种利用超声波的方法在外国还正在試驗研究，尚未普遍应用。
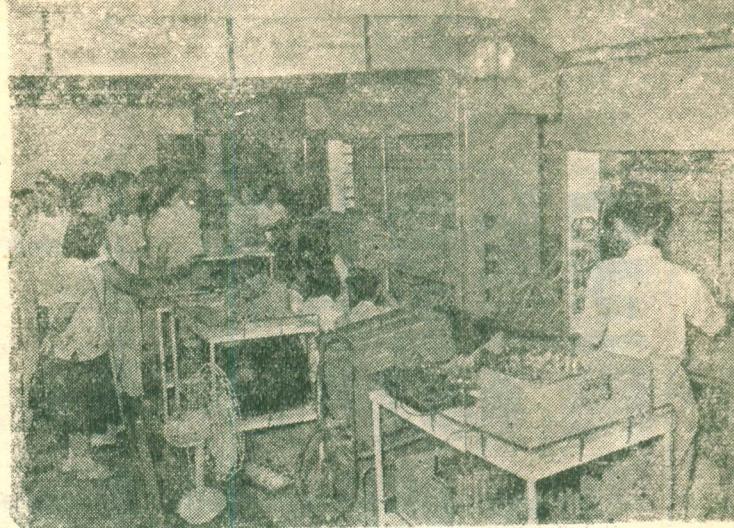
## 我国自制数字計算机成功

中国科学院計算技术研究所和有关單位在苏联的技术援助下試制成功我国第一台“八一”型通用电子数字計算机。这种計算机比模拟式电子計算机更先进，用途广，精确性高，这种計算机的誕生显示着我国的計算技术科学正在飞躍的前进。圖为中国科学研究院計算技术研究所和有关單位試制成功的“八一”型通用电子数字計算机已开始工作。



## 上海、安徽都有半导体元件試制成功

上海無綫电技术研究所工程师馬騰达、周孝歌、周达夫，工作人员錢嶷等，發揚敢想敢為的精神用自己設計和制造的“土設備”在短短五天時間內，制成半导体锗三極管和半导体锗二極管。这两种半导体晶体管將在明年由上海電訊电器公司进行大量生产，供应制造半导体收音机以及其他精密仪器的需用。


此外，安徽省科学研究所也提鍊半导体硅單晶并試制半导体二極管成功。这种純單晶的用天然水晶作原料，經過鑑定，證明純度超过英國产品。現在該所还在积极进行研究提高純度，以試制半导体三極管。

上海無綫电技术研究所工程师馬騰达（左），周孝歌（中）、工作人员錢嶷正在用自制的真空干燥器进行锗的干燥处理。

圖为制造超声波染色發生器的三个工人王敬朝、徐家宜、韓寿康正在試驗超声波染色發生器的性能。



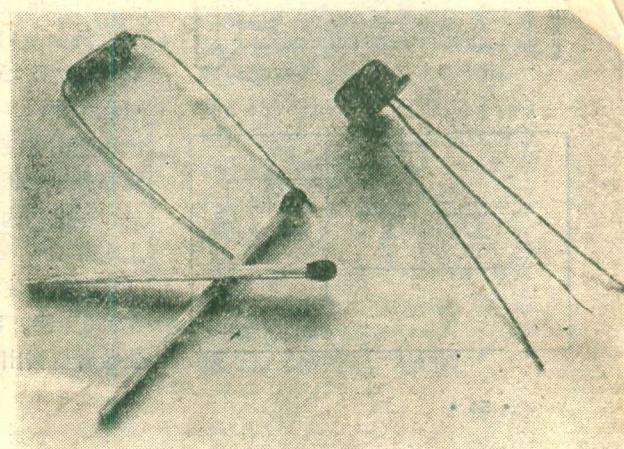上海無綫电技术研究所制成的半导体锗二極管和半导体锗三極管与火柴的对比照片（原大）。（以上照片均由新华社供給）



# 实验室材料

## 最簡單的中頻校准器


馮瑞荃

中頻校准器是無線電愛好者的一件十分需要的工具。借助于標準測試振盪器來校準中頻變壓器，當然最為理想，但是要購買或裝置一具測試振盪器却不是容易辦到的。這裡介紹一具極其簡單而且非常經濟的中頻校准器，它的主要零件僅是一只電子管和一只中頻變壓器加上幾個電阻電容而已。電子管選用干電池式的。由於這類電子管的極

小的燈絲電流，使我們有可能直接接上交流電源，這也就是簡單和經濟的先決條件。因為這樣做，既可省却價錢較貴的電源變壓器或干電池，又可獲得調制用的低頻來源，同時使儀器裝得更輕便小巧。現在把線路構造和使用方法分述如下。

這架中頻校准器的線路和實體圖見圖1到圖3。實際上，這是一個簡單的調諧調柵振盪器。調諧回路是用一只中頻變壓器來擔任，它的頻率就是符合於我們常用的中間頻率465千週。由於電子管是直接用交流電作為電源的，因此振盪器的輸出里就有50週的低頻調制。在使用時，可以從收音機里聽到50週的鳴聲。圖中電子管是用1S5T，它的燈絲電流是25毫安，因此其中R<sub>1</sub>和R<sub>2</sub>要用5瓦以上的繞線電阻；當然，為了避免電阻過熱起見，用10瓦的線阻更加適當。如果電子管換以國產1K2P，也可以適用；但如果用一般的1T4，則由於它的燈絲電流較大(50毫安)，應該把R<sub>1</sub>和R<sub>2</sub>改為1500歐；把R<sub>3</sub>改為100歐。這裡還應該指出，其他燈絲電流不大的干電池式電子管，例如像1R5T，1B2P，2P2P，3S4，以及1N5等類型的電子管都可以採用，只要按照它們的燈絲電流和屏極電流，選用適當的降壓電阻和分壓電壓就行了。

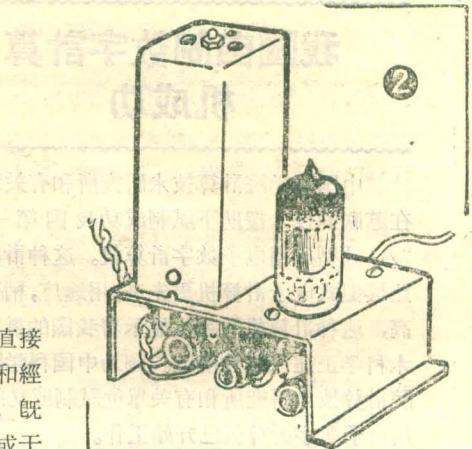振盪器的校整十分簡易。在插上電源以後，同時打開一具收音機(良好的)，使收音機的調諧頻率指在930千週。調整這架振盪器的C<sub>1</sub>使收音機發出鳴聲，再調C<sub>2</sub>使鳴






聲最大，這樣就算校整完畢，它所發出的振盪頻率就是我們所需要的465千週了。如果用一只正確的465千週的中頻變壓器，也可以進行校整。這時可以把它接到圖4中①②兩端，校整校准器的C<sub>1</sub>和C<sub>2</sub>，使耳機中聽到最大的鳴聲。

使用時，把校准器靠近收音機的中頻放大管，調整第二只中頻變壓器(輸出級)，使揚聲器發出最大的鳴聲。然后再把校准器靠近變頻管以便調整第一只中頻變壓器。校准尚未裝在收音機里的中頻變壓器，和圖4接法一樣，只要把被校准的中頻變壓器接在①②兩端就行了。

這架中頻校准器還可以用来校准收音機的頻率，因為它的二次諧波和三次諧波分別為930千週和1395千週，在收音機上各該兩點都可以聽到鳴聲，借以調整修整電容器和壓敏電容器，使收音機得到正確的頻率讀數和最佳的“跟蹤”。根據振盪器的特點，讀者還可以利用它作為其他方面的測試，例如測電容、電感等等。

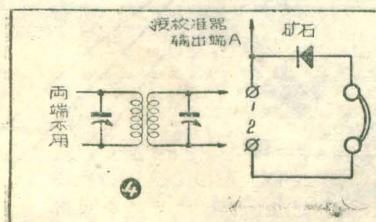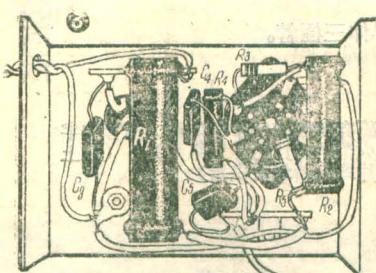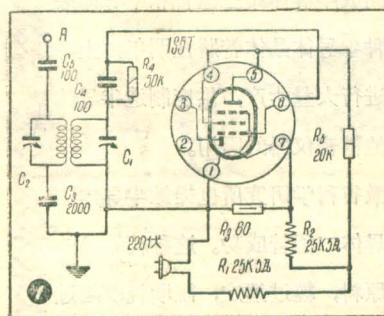最後必需說明，由於這架儀器是直接接用交流市電的，最好裝好後放在木匣里或先用試電筆試驗一下，不使電源的“火線”接在儀器的機殼(接地)上；這樣使用時比較安全。



# 多用交流一灯机

用一双三極管 6H1Π 制成單管振盪二用机，線路如圖 1，底板面板裝置見圖 2。用 6H1Π 的一半三極部分作半波整流。另一半接成再生式單管机和低頻振盪器。用一只四刀双擲波段开关来控制。結構簡單，制作方便。除了單管机可以收音外，低頻振盪器还可作各种测量和校驗用。

把四刀双擲波段开关掷于“1”处时，本机便是一普通的再生式收音机。其中  $L_1$ 、 $L_2$  和  $L_3$  是普通再生式三回路線圈。再生用改变电阻  $R_1$  的方法进行调节。


把四刀双擲波段开关掷于“2”处时，用作低頻振盪器。用  $C_1$  和电位器  $R_2$  控制振盪频率。 $R_3$  是控制低頻振盪电流的輸出大小的。改变  $R_1$  也可以控制振盪的大小。 $C_3$  是交連电容器。 $T_1$  是低頻变压器。

电源部份用  $\frac{1}{2}6H1\Pi$  作半波整流。电源变压器可用电鈴变压器。

用作低頻振盪器时把四刀双擲波段开关掷到“2”处， $SW_1$  闭合。把耳机 PH 接在低頻輸出端。接通电流后，把  $R_3$  旋到中間，然后调节  $C_1$  和  $R_2$  使听得振盪声(如果不起振盪把低頻变压器  $T_1$  的初級或次級的綫头反接一下)。


作低頻振盪器时可作測量：1. 测量線路有無短路或断路时可如圖3所示的接法，靠耳机中有無振盪声来判定。用这种方法可以測量線圈是否断線、电容器是否良好(測定电容器时若無振盪声則表示电容器断路)。

振盪声和短路时一样，则电容器已短路(正常的电

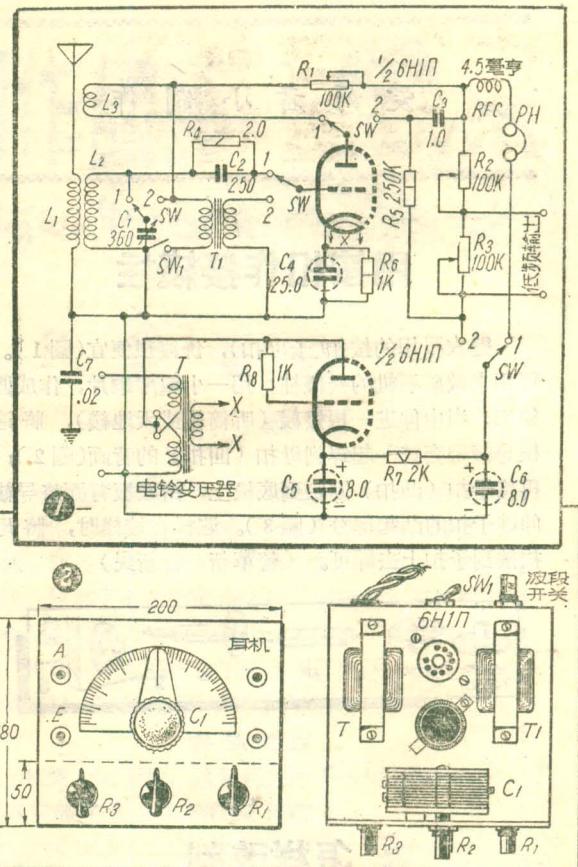

容器容量愈大声音越响)。其他如电子管灯絲好壞，揚声的音圈、輸出变压器、电源变压器等也可用同法測試。2. 測試低放級和強放級的好壞，把低頻輸出端上端接音頻放大級柵極另一头接收音机底板，調節低頻輸出可以判定音頻放大級的好壞。3. 把揚聲器直接接入輸出端，改變电容器  $C_1$  的容量和电位器  $R_1$ 、 $R_2$  和  $R_3$  使振盪器發生各種頻率和大小的振盪电流，檢查揚聲器的各頻率响应性是否良好，是否有怪叫声等。如用圖 4 所示方法可測定低頻变压器、电阻电容交連是

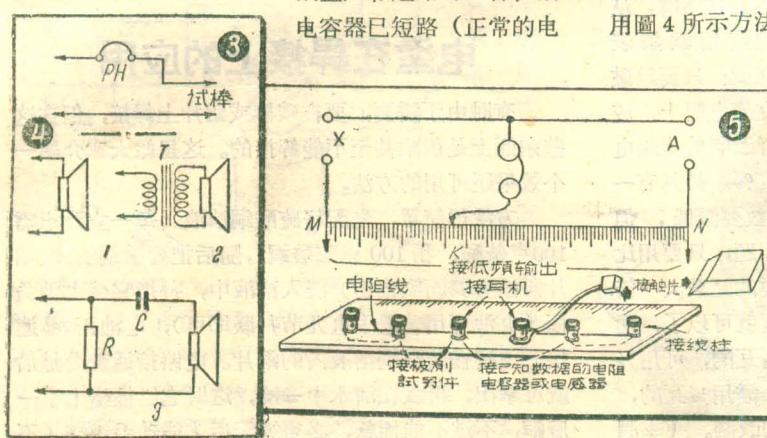
否良好等。4. 应用惠斯頓电桥和圖 5 可測定电阻、电感和电容器的数值。电桥的电阻綫可自行选择，接触片用紫銅片，接触片前銼成薄口。把电桥接入低頻輸出端，在  $A$  处接入已知数值  $B_A$  的电阻器，在  $x$  处接入未知数值的电阻器。滑动接触点  $K$  使耳机中無振盪声，依下式求得未知电阻的电阻值： $R_x = \frac{R_A \cdot Kx}{Kx}$ 。电容和电感的数值也可用同法测出(测电容时应使振盪器产生較高的頻率，测电感时使产生較低的頻率)。(楊秉炎，楊紹胤)



## 爱好者小制作
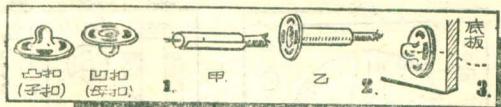
### 用按扣作接綫柱


縫衣服用的按扣(子母扣)，價錢很便宜(圖1)。可用来做矿石机的接綫柱。用一小塊薄銅片，作成圓管形，当中伸进一根接綫(听筒綫或天地綫)，將這根导綫帶套管一起鉗到母扣(凹扣)的背面(圖2)；再將子扣(凸扣)固定到底板上，由底板背面將导綫伸进子扣的凸起部分(圖3)。这样在接綫时，將母扣按到子扣上去即可。(管革新 管新民)


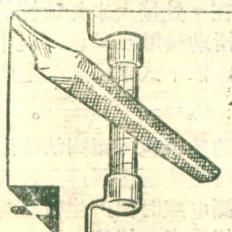
### 怎样改制 非整数阻值炭膜电阻

通常市場上出售的炭膜电阻，大都是整数的，若我們需要非整数的阻值时，可以用下法改制。

制做方法：假設我們需要一支 $5.6K\Omega$ 的炭膜电阻，可以拿一支 $5K\Omega$ 的炭膜电阻制做；如若需要 $118K\Omega$ 的，可以用 $100K\Omega$ 的制做；余仿此。制时用一支細刀銼；用其立稜，順着炭膜电阻的螺旋紋槽溝，从一端起始，慢慢順着紋槽轉着銼，隨銼隨用欧姆表量，直到得所需要的阻值为止。銼的深度：只要銼破它的炭膜層，露出白地即可。銼后，在該电阻上，应薄薄地塗上一層凡立水防潮。經過这样改制的炭膜电阻，它的阻值比原来可增加到30—40%。另外有一点应注意，即改制后的电阻，它的瓦数要減低，但这并不成問題，只要用比我們所需要的瓦数大一倍的电阻改制就可以了，譬如需要用 $\frac{1}{4}$ 瓦的，可用 $\frac{1}{2}$ 瓦的改制；需用 $\frac{1}{2}$ 瓦的，可用1瓦的改制。(李潤保)




### 換管用 灯座



在用小型电子管代替八脚GT管时，总先要把灯座接綫改动一下，方能使用，如把小型管(花生管)灯座和旧八脚灯脚焊接起来(如上圖)，就可將6A2P直接插入6SA7电路里，6K1P和6SK7、6H1P和6SN7、6P1P和6V6、6L4P和6X5等都可直接代换；若用七脚灯座只要留一根栅極綫在上面，则6A7、6K7、6D6等也可直接代换，这样就不必改动机器原来的任何部分。
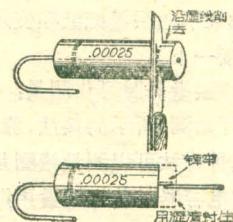
### 固定电容器的 接綫斷了怎么办？

我們裝拆收音机时，一不小心，經常会把紙質固定电容器的两根引出綫折断，这时我們可在断綫的那头用小刀把封閉物削去二公厘左右(削时要小心，用力輕，否則会大块的掉下来反而不能应用)，讓里面的銅絲再露出一部分来，細心把它刮淨，吃上一層鋅錫，再拿一根与它同样粗的銅絲(原先断掉那根也可)与它鉗起来，再把削下来的封閉物烤熔后照原来封好，套上紙套即可重新应用。(凡是紙質的大都可以应用这种方法来挽救断綫問題。)(林)



### 电塗在鉗接上的应用

有时由于需要，要在碳棒或鋁片上鉗接，但在这些东西上是很难甚至不能鉗接的。这里給大家介紹一个效果还可用的方法。

方法很简单，先配好硫酸銅溶液(每一升水需100克硫酸，和100克硫酸銅)，隨后把要塗銅物体(鋁片需擦去表面氧化物)浸入溶液中，并把它接电池负極(电池可用普通手电几节并联即可)，电池正極連接一塊浸在硫酸銅溶液內的銅片。电路接通数分鐘后就可拿出，再放在清水中一浸，这时它已被塗上了一層銅，不过不能性急，必須等干后才能动手鉗接(不然擦去了塗上去的銅，会失效的)。(錢方行)

# 收音机制作講座

Shouyinji Zhiwo Jiangzuo



## 低压單管机

黃日昇

对于單管机的工作原理和具体制作，我們在 1957 年第 3、第 4 期的講座里曾經作過介紹，但那时候介紹的單管机用的乙电压較高，对仿制的讀者講在电池耗費上是不經濟的。因此，我們認為有必要再来談談低压單管机的制作，这样更适合初學的爱好者們試制學習。——編者

一般裝低压單管机習慣上欢喜用直流五極管，把抑制柵（第三柵）當信号柵使用，在第一、第二柵上加接極小的正电压，以消除密集在柵陰極間的空間電荷，从而使陰極（灯絲）放射出来的电子全部或绝大部分都能飛向屏極，使耳机發声。这样做虽然屏压可以降低，但屏流仍然不小，因此仍旧达不到节约乙电池的目的。而且把抑制柵當作信号柵使用，由于它和屏極的距离很近，放大率就会降低。再有的就是大部分五極管的抑制柵已在管內和陰極相連，具有独立抑制柵的电子管一般不易买到。因此，不能不另想办法在線路上加以改变。

下面就是符合节约电池原則的低压單管的制作，

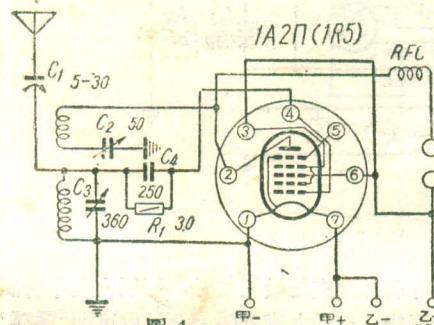


圖 1

線路見  
圖 1。從  
線路上  
看，這  
和一般  
再生式  
單管机  
一樣，  
不同點  
是改用

七極变頻管 1A2II (或 1R5) 作再生式檢波，把振盪柵（第 1 柵）作信号柵，信号柵（第 3 柵）和帘柵（第 2、第 4 柵）相連當作四極管使用（把第 3 柵和第 2、第 4 柵一起和屏極相連當三極管使用，效果差不多），帮助屏極吸引从陰極飞出的电子。这种接法的好处首先是 1A2II 是国产管，到处有卖，解决了購

买具有独立抑制柵的电子管的困难，其次不在消除电子管的空间电荷上打主意，屏流不致增加，延長了乙电池的使用寿命。再則由于第一柵和屏極之間的距离較远，提高了电子管的放大率，灵敏度有所提高。但是仅仅这样还是不够的，因为屏压低了，屏流变化很小，再生作用很弱或者不起作用。因此，在改用七極管的同时，还得增加再生线圈的圈数，以提高再生力。

### 具体制作

根据上面所說，这架机器除了采用七極管以外，关键問題在于再生线圈繞得較多，显然普通售品的再生式三回路线圈在这里是不适用的，要稍加改动，以和平牌5551型再生线圈为例，把天线线圈的原来标有 E 的通地端拆开，改接到原来的  $C_a$  接头上，原来的  $P_a$  端接电子管屏極， $A_2$  端作为  $C_a$ ，这样把天地线圈和再生圈串联作为再生圈的一部分。如果自繞线圈的話，可用英規 39 号漆包綫在 23 公厘的圓筒上密繞 128 圈作  $L_1$ ，



圖 2

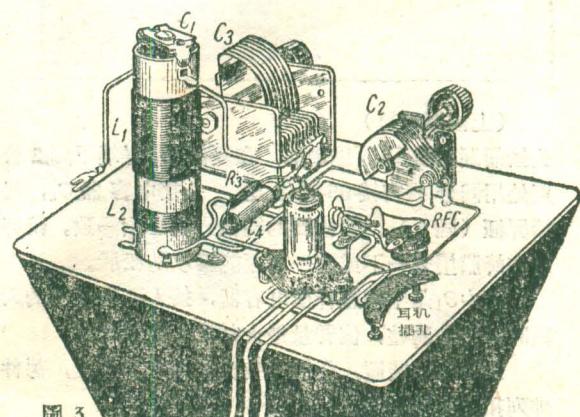


圖 3

## 701型六灯交流收音机

北京市手工业生产合作社

联合总社电器制造厂

二检波及自动音量控制，6Ж1П音频放大，6П1П功率放大，6Ц4П整流。

电源：110/220伏交流市电，50—60週。


本机采用高放大倍数的第一音频放大级，并且内部装有负反馈式音调控制网络，同时在功率放大级采用了较深的负反馈，因此具有优越的音频频率响应、宽阔的音调控制范围，及非常高的保真度。同时本机采用了延迟式自动音量控制电路，故对微弱信号有较高的灵敏度。

(照片是带有谐振指示器的一种，701型一般不装这种指示器)

波段：中波 520—1600千週；

短波 6—18兆週。

电子管：6A2П 变频，6K4П 中频放大，6H2П 第

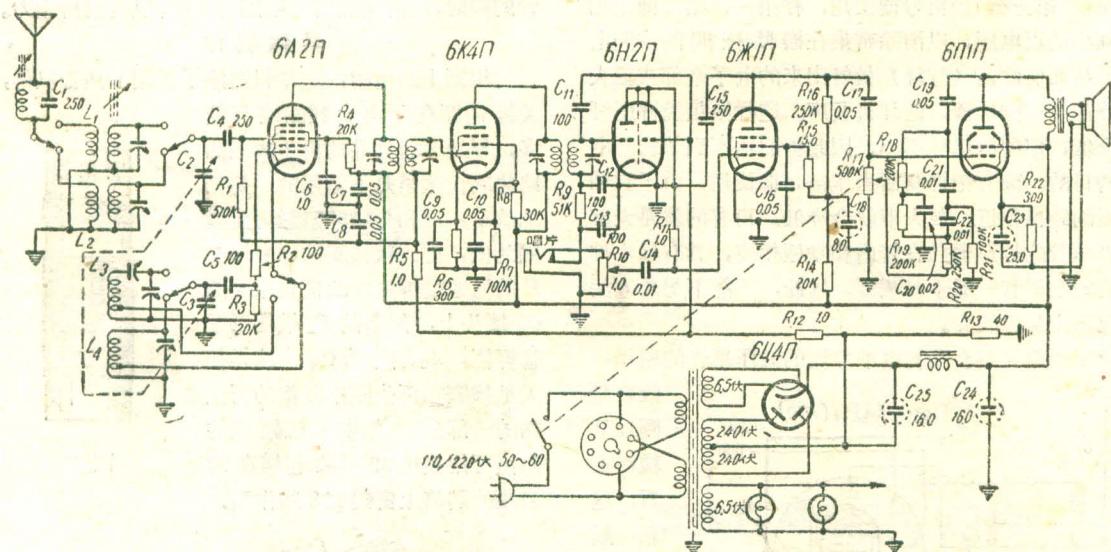

(上接第37頁)

头接柵漏电阻  $R_3$ ，尾接地，在距离  $L_1$  尾端下面 2 公厘处用同号线密绕 65 圈作  $L_2$ ，头接电容器  $C_2$ ，尾接屏极（图 2）。两线圈的绕线方向必须一致。绕好后在蜂腊里煮一下或塗一层万能胶以防松脱。

图中  $C_1$  是半调整补偿电容器，接入不同长度的天线时须稍加调整，使音量最大并没夹音为度。


为了便于装置，全机可装在一塊方木板上，另件排列和接线见图 3。

机件装好后并检查接线无误时，可插入电子管试验。先不接天线，旋动电容器  $C_2$ ，耳机内可闻“嘍嘍”声，证明已有再生，然后插入天线就可以收听电台。

在北京市接一根 2 公尺长的拖线，可以收听本市的 4 个电台（640、720、820 和 1030 千週），互不干扰。接用的乙电压为 7.5 伏，用电表测试屏流仅 45—60 微安。如果接一根稍好的室外天线，可以收听河北台与天津台的节目。



# 沟代少?

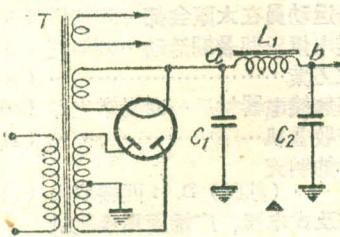


1.如果有二只濾波電容器，一只大些，另一只小些；那一只電容器应当放在濾波回路的前边a点，那一只

应当放在后面b点。为什么？（高汉）

2.小梅在一次檢修收音机时，發現强放管的帘栅極很紅，收音机沒有聲音，仔細一查，原来是輸出變壓器初級斷了，你知道这是什么原因嗎？


3.收音机天綫上的避雷器是与天綫繞圈并联的，打雷时为什么能起避雷作用，而雷电不会打坏收音机？（勁）

4.話筒离开扩音机較远时，最好用低阻輸送，为什么？（勁）

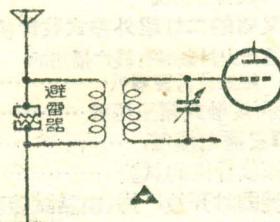


## 上期看看想想答案

原 1958年第4期第10頁線路圖。現再繪在下面。

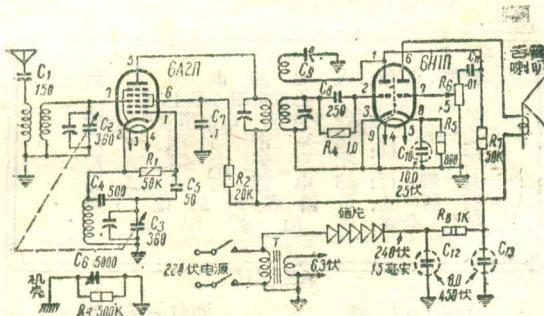

同一架扩音机，照圖接法甲喇叭很响，乙喇叭極輕。請你想想办法使这两个喇叭都响。

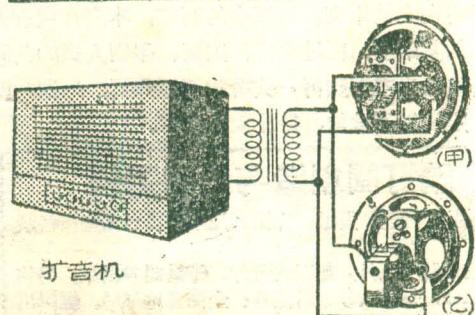



一个波澜壮阔的伟大的技术革命和文化革命运动高潮已经到来，同时全国人民也正以无比的信心为解放台湾而奋斗，各个生产战线上包括无线电事业在内，日日夜夜都不断地涌现出新事物、新的创造和新产品试制成功的消息，我们这一期用了大量的篇幅试图反映这个伟大时期的面貌。首先我们介绍了全国工业交通展览会的开幕，以作为对这个全国性展览会的祝贺。这是一个检阅我们工业、交通运输业大跃进的一个大会，许多还没有来得及到北京来参观的无线电工作者们和爱好者们，可以从这里吸取些鼓舞的力量。此外我们还特别介绍了全民办工业中的一个好例子，“工业不神秘，乡产收音机”，农村也办无线电工厂——天津大稍口乡无线电厂。除此我们还介绍了展出的高级收音机、普及型电视机和国产的新型三极晶体管，小型管等展品。这一期里我们还介绍了一个全国性的无线电报务比赛、北京电视台正式开播和各地电视事业发展的情况，这都是令人兴奋的消息。

从本期起我们特辟了“实验室材料”一栏供各地无线电爱好者或无线电俱乐部、小组实验参考之用。

本期因稿件拥挤上期预告的要目中许多选题都未能刊出，“世界之窗”也暂停一期，希读者原谅。

今年全国人民都在以冲天的干劲，为实现钢的1070万吨指标、七千亿斤粮食和解放台湾而斗争，环绕着这个总的目标，许多生产企业单位包括无线电工厂、广播电台站、电台、研究所、大学、和各业余无线电单位甚至个人，都正在积极准备拿出最大的成就，作为庆祝今年十一国庆的献礼，希望各地的读者们、作者们和各单位的同志们都多多写稿报道，以能把这些辉煌的成就让全国千千万万的人民群众都知道。

为了更好地反映我们的伟大时代，更多地满足广大的读者在向技术文化进军中的要求，本刊在现有人力物力的基础上，经过编辑、出版、印刷人员的共同努力苦战，自本期起再一次增加篇幅四页，每期共四十页，定价仍不增加，特此敬告读者。

### 請訂閱創造與發明周報

“创造与发明”周报，由国家技术委员会和全国科联合办。

第六期（九月）起正式发行。每星期五出版，另售每期二分，每月八分。订阅处：全国各地邮局。编译出版者：“创造与发明”周报，地址：三里河国家技术委员会

無 線 電  
WUXIANDIAN

1958年第9期  
(总第45期)  
目 录

- 庆祝工业交通展览会开幕.....封二  
掀起广播技术革命的高潮.....李均(2)  
祝祖国电视事业迅速发展.....朱鸿(3)  
优秀的无线电报务运动员在太原会师...陈师裕(5)  
北京国防体协无线电俱乐部暑期活动...刘德芝(6)  
技术革命之花千红万紫.....(8)  
新投入生产的西南无线电器材厂...欧阳章生等(10)  
工业不神秘，乡产收音机.....(11)  
无线电电子学和它的明天.....(苏联)B.I.西福罗夫(13)  
“天津牌”821型普及式电视、广播两用接收机.....黄仕机(15)  
上海牌131型交流七灯四波段高级收音机.....辛卯(16)  
电视机安装使用维护讲话——I.....黄锦源(18)  
阴极输出两管高品质扩音机.....木头(20)  
把超外差式5灯机改装成收、扩、录音三用机.....李润保(22)  
又好又省的二灯超外差式收音机.....江宝琦等(24)  
适合农村发展有线广播用的无铁盆舌簧喇叭.....刻式如(25)  
П6型面接触式锗三极管.....时倩(26)  
6И1П三极七极管.....启明(27)  
无电源收音机的试装.....张光炎(28)  
用幻线同时开放广播、电话试验成功.....黑龙江省广播管理处(29)  
在无线电工业战线上.....(32)  
实验室材料
- 最简单的中频校准器.....冯瑞荃(34)  
多用交流一灯机.....杨秉炎 杨绍胤(35)  
爱好者小制作.....(36)  
低压单管机.....黄日昇(37)  
资料 凤凰牌701型六灯交流收音机.....(38)  
为什么.....(39)  
封面说明——无线电工业大跃进中的一朵鲜花。  
国营天津无线电厂制成了大众化的821型天津牌电视广播两用接收机，这是正在进行调试的情形。

編輯、出版:	人 民 邮 电 出 版 社
	北京东四6条13号
電 話:	4-3056
印 刷:	北 京 市 印 刷 厂
總 發 行:	北 京 電 技 术 印 刷 厂
訂 購 处:	全 國 各 地
代 訂、代 售:	北 京 電 藝 印 刷 厂

定价每册2角  
1958年9月19日出版 1-116,380  
上期出版日期: 1958年8月19日  
(本刊代号:2--75)

# 无线电问答

Wuxiandian Wenda

29. 为什么舌簧式喇叭一端接地，另一端接在电话线上，不但可以当作受话器听人说话，而且还可以当送话器向人讲话？

答：舌簧式喇叭本身就相当于一个受话器，它的原理和受话器一样是利用音频电流流过位于强力磁场中的线圈，使磁场中的铁片振动而产生声音的，它只不过在具体结构上略为复杂以及阻抗较高而已，因此可以当做受话器用。但它同样也是一个送话器，因为声音的振动通过纸盆带动强力磁场中的铁片，铁片的振动使位于磁场中的线圈产生感应电流，完成送话作用。前者是由音频电流变为声音，后者是将声音变为音频电流。一般耳机、永磁动圈喇叭和拾音器等都有类似的特性。

30. 一架单管再生式收音机，为什么用质地良好的天线不起再生。用质地较坏的室内天线反而再生力强？

答：再生式收音机在调整至临界点以上时，本身就是一个射频振荡器。它是否能产生振荡简单的说来，要看屏回路中的正回路是否能抵消检波回路本身的损耗。如果不加天线，检波回路没有较大的外加负载，往往再生力很强，加上天线以后，依天线的长短、它本身所呈现的电容、电感、阻抗以及与调谐回路谐振的情况等给检波回路一个不同的负载，加大了检波回路的损耗，因而使再生力得到不同程度的减弱。甚至天线回路与调谐回路完全谐振时，由于电能大量被天线回路吸收，根本就不能起再生作用，即所谓哑点。因此加天线后再生力较弱是正常的现象，但减弱的多少要靠天线的长短等上述的因素来确定，不能以室外或室内天线来区别。

31. 外差收音机短波段中间部分很好，两端都没有信号，是否装置不当？

答：短波段在高频端信号较小或没有信号的原因可能是：1.电子管本身在高频工作时不如低频端效率高。2.线路中分布电容对高频影响较大，使一部分能量受到损失。3.有些调谐线圈各频段的转换是以串连形式完成（例如美通556等），缺少补偿电容器，因而在高频端得不到适当的同步。短波段在低频端信号较小或没有信号的原因可能是：1.本地振荡在低频端较弱。2.整流电容器容量不合适，低频端得不到适当的同步。

32. 扩大器在转播节目时，可能听到离我们只有十公尺远的电台的喊话声，这是什么原因？如何避免？

答：这是该电台由于寄生振荡向外发射而引起的干扰现象。寄生振荡的频率，有时表现得很复杂，常常可以直接自音频部分输入。除远离该电台或检修该电台发射机的寄生振荡外，一般尚无避免方法。  
（郑宽君答）

33. 用旧钢丝录音，放音时声音发抖，是何原因？

答：因录音钢丝在使用过程中受到了严重机械拉力，使钢丝变成螺旋形状，如弹簧拉长后之形状相似。当录音时，钢丝经过磁头空隙所感应到的磁性强度和钢丝与磁头空隙距离有关，距离愈近感应到磁性愈强，距离愈远感应到磁性愈弱，所以钢丝紧贴磁头空隙一面与另一面所感应到的磁性强度不同。用这种变形的钢丝录音，在放音时钢丝经过磁头不可能与录音时位置方向完全相同，因此磁头所感应到的磁性强度与原来录音时并不相同，故造成声音发抖。此外变形的钢丝经过磁头空隙时接触不良或因钢丝存放过久磁性材料变质等等均能产生声音发抖。所以录音机顺转及倒转时，必须适当调节刹车重量，机械拉力不能过重，以免造成钢丝变形。  
（陈觉民答）

34. 扩音机放唱片时，唱针刮擦片子的“沙沙”声有何办法避免？

答：可用一个低通滤波器接在拾音器与第一级电压放大电子管栅极之间来抑制（图1），但接入之后，高音会受到很大损失，与刮擦的沙沙声同时被抑制掉，图上的固定电容器可试验更换几种不同的电容量以取得最佳效果。最好的方法是采用自动抑制电路（图2），在没有音频输入时（即唱片未放音乐时）将沙沙声滤去，当有音频输入时，对音频没有损害。

35. 将收音机接在扩音机上作转播时，为什么声音很小？



图1

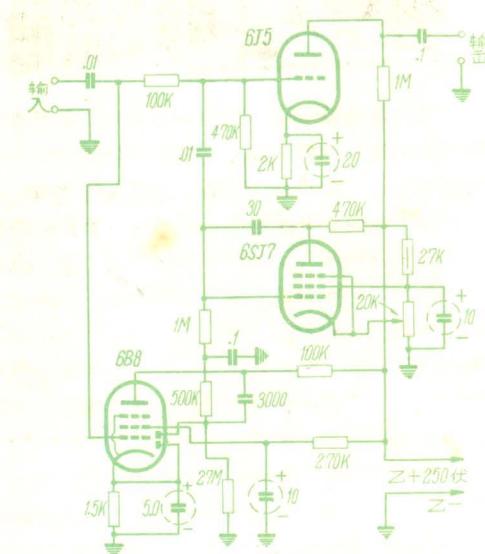


图2

答：收音机的输出端通常是接扬声器音圈用的，阻抗很低，只有几个欧姆；扩音机的输入端是接话筒或电唱头的，需要有较高的阻抗（如接电唱头时有3000欧姆），如直接将两者连接起来工作，输入到扩音机的音频电压也必很小，所以声音不大。

36. 用售品三回路线圈装再生机收听550—900千周一段音量很响，近1600千周一段音轻，何故？

答：当初级线圈的本身频率比次级线圈接收频带的最低频率还低时，接收频带较低一段的播音是特别有利的，而对频率较高的这一段效果就不好；相反的初级线圈的本身频率如比次级线圈接收频带的最高频率还高时，则接收这一段的播音较好，而对较低一段的灵敏度就不够了。自制线圈为便利起见，初级多是绕成圈数不多的低阻抗式，本身频率较高，所以有后一种现象；售品线圈初级是绕成圈数很多的蜂房式高阻抗线圈，本身频率较低，所以有前一种现象。一般说来，初级线圈的本身频率较接收范围的最低频率低25%左右是有利的，所以售品线圈多采用这一种形式。如接收近1,600千周一段音轻，可在天线端和接可变电容器的固定片的线端跨接一个半调整电容器，使天线和调谐回路的交连紧凑一些就可避免。

37. 怎样在扩音机上加接一个输出指示灯？

答：可在输出变压器4欧的次级抽头上接一个3.8或2.5伏的小电珠，光度能随着音频电压的高低而变动，但加装后会影响输出回路的阻抗匹配，如发现扬声器发声因之失真，就不能装用。  
（冯本坡答）

38. 6V6电子管屏压加150伏，灯丝电压加2—3伏，屏流4—6毫安，是否会影响寿命？

答：用钨丝等纯金属发射体作阴极的大型发射管，减低丝压若同时减低屏流可以延长寿命。但單原子层发射体阴极（钨丝外涂以钍层）和氧化物阴极的真空管或充气管，减低丝压后反而会减短寿命，因为阴极温度减低后发射电子减少，不能中和由残气或含气游离出来的正离子，此正离子将撞击阴极上的活性物质而使之脱落，所以反而会减低寿命。6V6是氧化物阴极的电子管，所以应当维持丝压在额定值的±10%内。

39. 自绕线圈试验后发现可变电容器动片全部旋出时收到700千周的电台，但700千周以上的电台无法收到，怎样改进？

答：这是线圈圈数太多所致，可减少线圈圈数。

（龚方雅答）

# 化电压、电流、功率比为分贝值的计算图

公式：

$$N_{\text{分贝}} = 10 \lg \frac{P_2}{P_1} \quad N_{\text{分贝}} = 20 \lg \frac{U_2}{U_1} = 20 \lg K$$

