
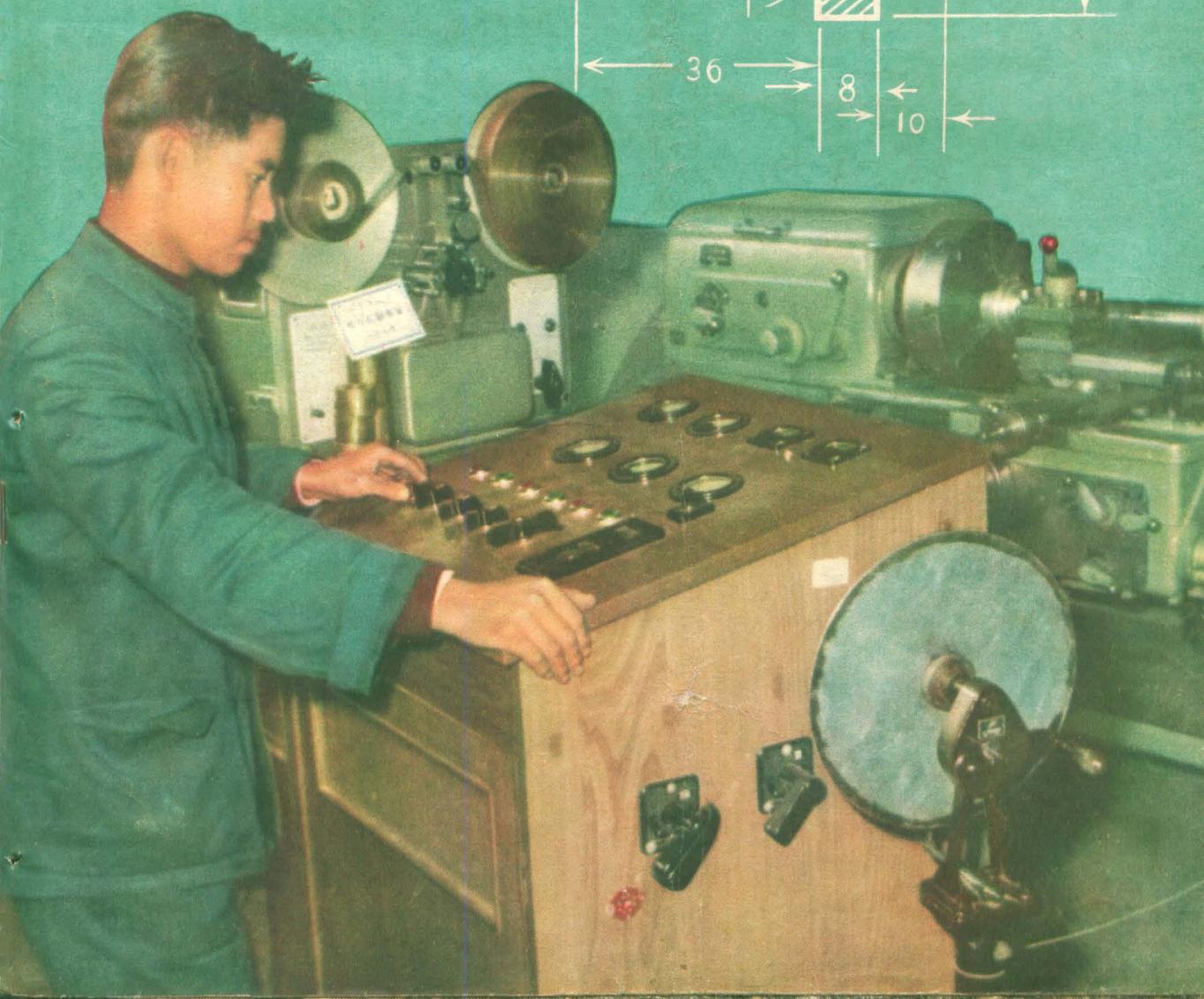


无线电 12  
WUXIANDIAN 1958


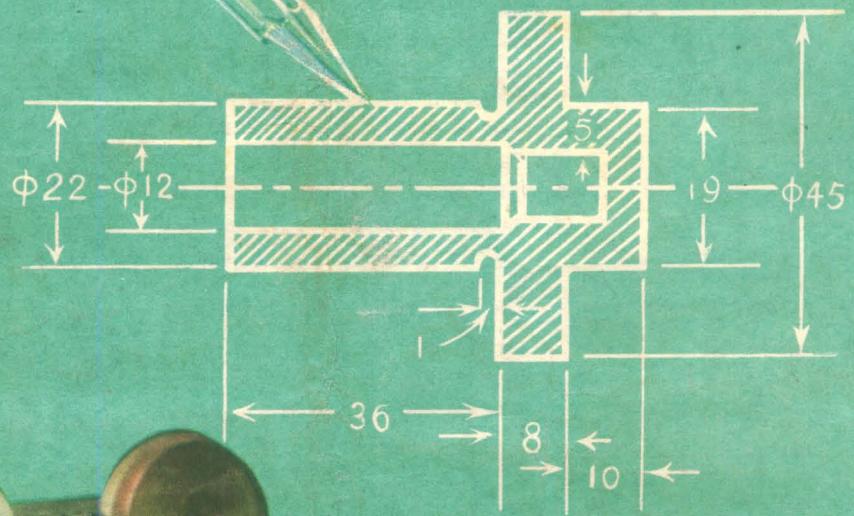

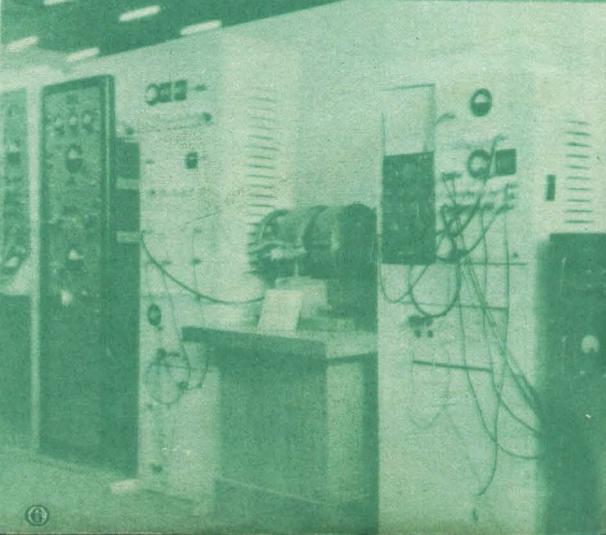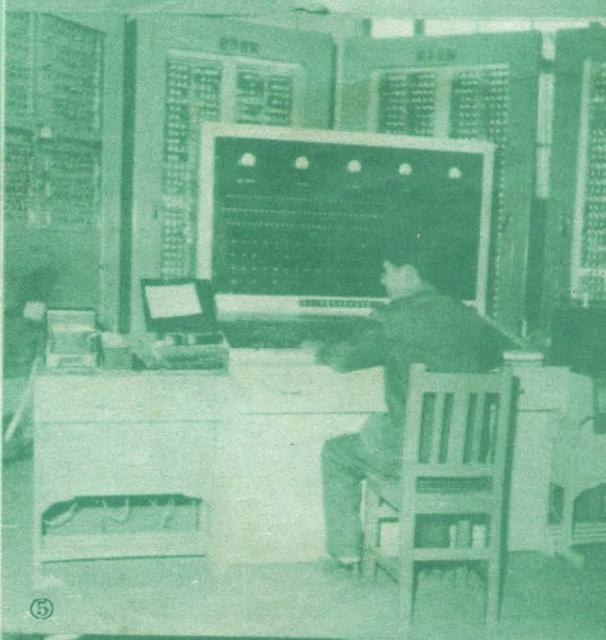
# 教育与生产劳动相结合



教育部、团中央与各省(市)自治区联合举办的教育与生产劳动相结合展览会在首都开幕,这里介绍的是各院校贯彻党的教育与生产劳动相结合的教育工作方针,在最近期间所取得的成就的一个例子——各院校师生合作在无线电电子学研究上的成果。

①大连海运学院师生制成的自测式无线电测向仪。②清华大学无线电电子学系的毕业设计——电视广播两用机。③清华大学无线电系制作的脉冲调相微波多路通信设备。④北京大学物理研究室制成的3千万电子伏特电子感应加速器。⑤东北工学院电力系师生在兄弟单位支援下制成的通用快速电子数字计算机。⑥北京大学制成的顺磁共振波谱仪。



# 鲜花满园果满枝

看教育与生产劳动相结合展览会中无线电  
电子学方面的展品



一走进这个展览会的大门，广场上两排大型的展品就有力地吸引了你。一排是拖拉机，其中一台在自由自在地行驶，但是却没有驾驶员，不难理解，它是靠无线电来操纵的。另一排是四架无线电天文望远镜，巨大的直径有三公尺的抛物面型天线，倾斜地指向天空，似乎正要探索太空中天体的秘密。面对着这些展品，作为一个无线电工作者，一开始你就无法抑制内心的激动。

这是一个反映我国教育事业在执行党的“教育为无产阶级的政治服务，教育与生产劳动相结合”的方针下，取得光辉成就的展览会。这个展览会以千万件实物和无数的照片、图表，生动地、形象地说明了党的教育方针的正确性，说明了教育事业的大跃进。在琳琅满目，百花争艳般的展品中，无线电方面的展品是一朵十分引人注目的花。

作为尖端技术的电子计算机技术，过去掌握它的人很少，而现在已有更多的青年攀上了这个高峰。展览会上展出的材料告诉我们，在一个不长的时期内各院校制出了非常复杂的电子数字计算机三台以上，电子模拟计算机四十多台，其他各种专用的计算机十台。其中有一台是哈尔滨工业大学师生制成的会说话、会下棋的专用数字计算机。你不要以为电子计算机的数目这样多，它的问世就是轻而易举之事。不，每一台机器的制作都碰到了一连串的困难，不是没有技术资料，就是缺乏器材设备。然而，在党的领导和支持下，在破除迷信，敢想敢做的风格下，在集体的智慧下，有什么困难是不能战胜的呢？象东北工业大学二百多位师生，在制作插座和磁鼓这种关键性的部件

时，就碰到了难题，党委发动大家辩论，解决思想问题又安排了人力进行协作，这样苦战了四个通宵，在一个失败跟着一个失败之后终于出现了胜利。

半导体——它对中国人民来说，再也不是什么神秘的东西了。在这里你会看到很多半导体器件，如半导体三极管、二极管、光敏电阻、热敏电阻等。你还会看到以简单的设备提炼出来的半导体原料——纯锗、纯硅等。一些普通中学如天津第十七中学也制出了半导体二极管。此外，你还会看到不少学校以简单设备制出的各种铁淦氧磁性材料，而过去这些材料只有少数的工厂能够制造。

在这个展览会上，你还会看到各种无线电通信、广播设备以及工业用的各种电子仪器。这里有基本粒子加速器、3000万电子伏特的电子感应加速器、静电加速器、各种射线探测仪，粒子计数器、各种试验室用的电子测量仪器和仪表。在通信方面有脉冲调相微波多路通信收发设备，有无线电自动电话机、报话机、步话机、传真电报机、各式扩大机，还有学生们自己制作的电视机、电视台用的各种设备等等。至于收音机更是多种多样，美不胜收，从高级的落地式一级收音机到大众化的四级收音机以及各种矿石机、旅行收音机、半导体收音机等，都是青年学生的劳动成果。工业用的电子仪器最突出的有各式自动程序控制机床、超声波加工设备、电子寻管仪、石油勘探设备、各种超短波和超声波医疗设备等。面对着这些展品，如果不是这个展览会的名字和机器的卡片在时刻提醒你，你就很难猜测出这些凝结着高度智慧的

教育与生产劳动相结合展览会的综合馆



# 友谊和团结的胜利

未丰

1958年国际无线电快速收发报友谊赛，从11月3日起，经过5天十场的紧张竞赛，至10日胜利闭幕。比赛结果，中国队获总分第一名，苏联队第二，朝鲜队第三。年轻的中国运动员以勇猛的进攻姿态，赢得国际竞赛中的空前胜利。他们不仅获得机抄收报、手抄收报和发报三项第一名，而且在六项个人冠军赛中，获得五项冠军。但，这次胜利也并非一帆风顺的，在整个竞赛过程中，各队和个人都争夺得比较激烈。中国队和苏联队争夺总分第一名，波兰、朝鲜、保加利亚则争夺总分第三名。

竞赛开始第一场，苏联队运动员细心、沉着，一出马，机抄、手抄双获满分，以384分领先；中国队抄错一字，以一分之差，居第二；朝鲜、波兰平列第三。第二、三场结束后，中国队的抄报成绩因错字较多，相对的一跌再跌，较苏队落后6分。幸好发报成绩较苏队高，扳回27.92分，弥补了拉下的分数尚多21.92分，因此，自第二场以后的累计分数一直比苏联队高。至第五场，由于抄报速度递增很多，中国队显露了优势，总分已超过苏联队1500多分，后来居上，彻底扭转了失利的局面。自此遥遥领先，一直稳稳地走在前边。

设备仪器，竟是出自一些青年学生和教师之手。

这儿几乎每件展品都有一段曲折的故事，这些故事说明了党的领导是一切事业取得胜利的保证，说明了“后来者居上”这个颠扑不破的真理，说明了广大青


与此同时，朝鲜、波兰两队争夺亦剧，朝队前两场都很失利，名次落到保队以后，而居第四名。经过三、四两场的争夺，局势略有变化。波队淘汰情况严重，而朝队运动员相对的发挥了威力，夺得并保持了总分第三。而保队也由第六名跃至第四。在成绩揭示牌上，这前四名的位置就这样一直保持到最后。

第五场开始，全队上阵的只有中、苏两队，蒙古队早已全部淘汰，其他各队亦淘汰甚多。很明显，赛场上已经形成一个争夺抄报冠军的局势。这时候，魏诗娴(中)的强劲对手是上届女子机抄冠军巴特柯(苏)，王祖燕(中)对塔尔塔柯夫斯基(苏)，梁佐才(中)对第一、二两届男子手抄冠军保持者巴利索夫(保)，黄纯庄(中)对格洛托娃(苏)。他们有的一连几场平列第一，有的忽下忽上，胜负难以预料。但经过激烈争夺，充分发挥了个人的技术潜力。至第八场，全场只有王祖燕一人进行字码机抄收报了。到第十一场，在摆着24个号码的座位上，却只有魏诗娴一位女将，光荣地坐在五星红旗旁边，有资格继续进行数码机抄收报，所有的运动员自此已全部淘汰。竞赛结果，魏诗娴以数码500个、字码300个的优异成绩打败了巴特柯而赢得女子机抄冠军。王祖燕以数码460个，

年的冲天干劲。分米波振荡器的制作者不是享有权威的教授，而是清华无线电系五年级学生刘汉祯。在这方面著有论文取得哈佛大学博士学位的右派教授常迥，在制作中束手无策时，也不得不去向这位当过煤矿工人，进大学前只上过三年工农速成中学的学生请教。微波测量系统，一般认为是必须有高级的技术水平才能制造的仪器。但是在会上展览的“3公分微波测量系统”却出自复旦大学的学生之手。设计这套仪器时，一位留美的教授说：“即使有美国那样的水平和条件，三个月也设计不出来。”然而在党的领导下，学生们苦战了三天就设计成功了。在事实面前，这位教授不得不连声称服：“佩服、佩服、佩服！”类似这样的事例真是不胜枚举。

你真不忍离开这个展览会。这儿各种电子计算机正在大量的复杂的数字面前紧张地运算，各种型号的收音机在歌唱，而综合传真电视机正在传输参观者们手写的文字，它不时博得参观者们赞赏的笑声。各种无线电展品都在以自己的效能和外形，闪耀着自己的制作者。在这儿你体会到党的教育方针真是光芒万丈，你看到了我国青年一代的创造精神，也看到了我国无线电事业光辉灿烂的明天。

—哈尔滨工业大学的专用数字电子计算机

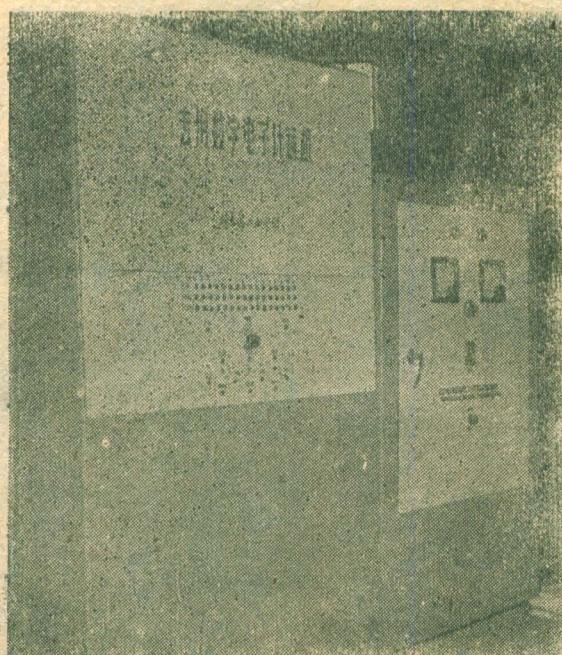

字碼 350 個的速度再一次獲得男子手抄冠軍。女子手抄冠軍是黃純莊，她的成績為：數碼 440 個，字碼 270 個。梁佐才獲得男子手抄冠軍，他的成績為數碼 460 個，字碼 350 個。獲得女子發報冠軍的是朝鮮隊安明子，她的手鍵發報速度每分鐘為：數碼 95.8 個，字碼是 125 個。男子發報冠軍是中國隊的吳立清，他的自動鍵發報速度每分鐘為：數碼 131.4 個，字碼 149.8 個。

根據曾經參加過上屆國際無線電快速報務競賽的幾個運動員的成績，很明顯地可以看出他們的抄報技術在兩年內有了很大的進步，不論在字碼或數碼的速度上，大部份人都超過上屆 10 個以上，其中最突出的是魏詩嫻。她的機抄數碼超過上屆最高成績 110 個。梁佐才和黃純莊男女手抄數碼也分別超過上屆 80 個。王祖燕也打破了他自己保持的男子機抄國際最高紀錄，即數碼超過 70 個、字碼超過 50 個。他們刷新了四項國際紀錄。

中國運動員都很年輕，平均年齡不到 23 歲，學習快速收發報僅僅兩三年的時間，而且只有三人參加過國際競賽。但由於他們政治掛帥，思想解放，勤學苦練，奠定了這次勝利的基礎。中國隊的巨大勝利，又一次引起各國代表團的興奮和注意，蘇聯代表團長波克羅夫斯基說：“這次比賽給了我們一個教訓，就是要用新的辦法來培養運動員，這樣才能在速度上能

象中國一樣來個大躍進”。

這次競賽，自始至終都是在團結融洽和十分友好的氣氛中進行的。各國代表團都以國際主義大團結的精神，互相信任，對競賽方面所產生的問題都以協商討論和互相諒解的精神，圓滿解決。各國運動員之間也表現得十分親切熱情，大家都為中國運動員所創造的成就而高興。在成績揭示牌前，蘇聯領隊滿面笑容地翹起大拇指在魏詩嫻面前提動着，並用剛剛學會的中國話說：“中國好！中國好！”他那興奮有趣的表情，博得大家哄然大笑。競賽期間中國運動員和蒙古、保加利亞運動員進行了聯歡，互贈紀念品。競賽結束後，在收報競賽場里，中國、朝鮮、蘇聯等國運動員都熱情地互相簽名留念。王祖燕和他的強勁對手塔爾塔柯夫斯基，象兩個老朋友一樣，常常在一齊擁抱着肩頭、喜笑顏開地比劃着，用不通的語言表達他們親切的感情，並互相贈送照片留念。

有一次各國運動員從體育館二樓走下來，一樓的前廳里，忽然响起風雨驟至般的掌声。這是中國同志對國際兄弟的友好祝賀。各國運動員也都報以友好歡笑的眼光，並從他們的行列里不斷傳出“您好！您好！”的生硬的中國話。

這次比賽是友誼和團結的勝利，是以蘇聯為首的社會主義大家庭各國間友誼比賽的巨大成功。

(註)數碼或字碼的速度都是以每分鐘計算。

## 朋友們，來吧！

提起無線電報務來，大家對它一定是很熟悉的，青年同志對它也可能有一種奇怪而神祕的感受。這種通信工具既迅速又簡單，無論在我們的社會主義建設中和保衛祖國的防線上都是極其重要的。沒學過報務的同志，可能要問，無線電報務究竟好學不好學呢？我們師大報務組的幾位同學也是抱着對無線電報務挺神祕的想法投入這種學習的。當我們在剛參加報務集訓班，隨着學習的逐步深入，這種想法逐漸破滅了。但隨之而來的是重重的難關：混合碼加短碼共 51 個，這 51 個電碼完全是由“的”、“達”兩種聲音不同的變化組成的。儘管你背呀背的，但只要一點記不準確就會弄錯。後來雖然記熟了，但抄起來，聽到“的”、“達”的信號之後要從几十個電碼中找出來所要的那个，可真不容易，半天才能想得起來。等到想起來，老師早已發別的信號了，這樣一串串的丟，有時十几組碼子抄不上幾個。學習到這個時候，同學們不禁產生了這樣的疑問：是不是自己不适合學報務呢？到底能不能學好呢？這正是需要鼓足干勁，力爭上游的時候，大家思想鬥爭很激烈，對自己的學習是嚴重的考驗。根據當時思

想情況，我們集體進行了討論，大家更加認清了學習的目的，認識到對黨交給的工作只有無條件地完成，認識到這是共產主義建設全民皆兵的一個環節，特別是美帝向我國進行戰爭挑畔之後，我們的目的更清楚，我們每個人都懷着保衛祖國的決心，我們知道出色地完成了這次學習任務就是在保衛祖國的事業中出了一把力。

政治掛了帥，勝利就有了保證。這時大家的干勁、熱情都沸騰了起來，干，干，干！在課室上頭攬痛了，手磨疼了，沒有關係，接着干！就這樣我們苦戰了十八天，在考試的時候，大部都取得了優異的成績。我們抄報發報都達到了接近三級報務運動員的水平，只要再鼓一把勁，達到三級運動員標準或是獨立工作看來是不成問題的。朋友們！你們將來可能勘探于崑崙，也可能工作于戈壁，或者到北大荒，或到美麗的海南島，如果你會無線電報務的話，那時它會幫助你和着祖國的心、祖國的脈搏一起跳動。在美帝向我挑畔、戰爭威脅着和平的今天，學習它更具有重大意義。朋友們來吧！參加到我們的行列里來吧！讓我們都來作一個祖國優秀的無線電報務運動員，祖國哪裏需要我們，我們就到那裏去。


(北京師大參加報務訓練班全體學員集體寫稿)

# 国产收音机大检阅

为了能拿出更多更好的广播收音机来为广大人民群众服务，第一机械工业部管理民用收音机制造的单位，于11月25日在北京组织了一次全国收音机观摩评比会。参加单位有20多个国营和地方的制造厂及电台、工业部门等，有70多种型号的收音机，另外还有各厂生产的收音机另部件。评比的项目是各种收音机的电气电声性能、可靠性、机械结构、安全及使用要求、成本材料、外观和其它等。在主要的性能条件方面均经过专门单位进行过严格的测试，由到会的各单位进行民主评定。这次评比以人民生活中需要量最多的三、四级收音机为观摩评比的重点，特级、一级、二级收音机等作为观摩学习。在会场里展览了全部参加观摩评比的样机，呈现出一片百花齐放学先进赶先进的气氛。这里有大众化的美观大方廉价的三、四灯收音机，有电气性能结构良好，外观富丽精致的五、六灯交直流长短波收音机，也有多波段的、结构装璜外观十分考究、电气电声性能都很好的高级收音机等，也有收音机的新产品——小巧的自动调谐的汽车收音机，有各种各样的另部件，如扬声器、中频变压器、双速电容器、各式灯座、电源变压器、波段开关的样品。这是一次国产收音机及另部件的大检阅。通过这次评比，达到了互相观摩学习、交流经验共同提高，对今后收音机的生产将起着更大的鼓舞与促进作用；让收音机能更好的为人民服务。

评比中还对收音机的质量提高问题、收音机及另部件生产的标准化问题、超短波及电唱机标准等，进行了研究和讨论。

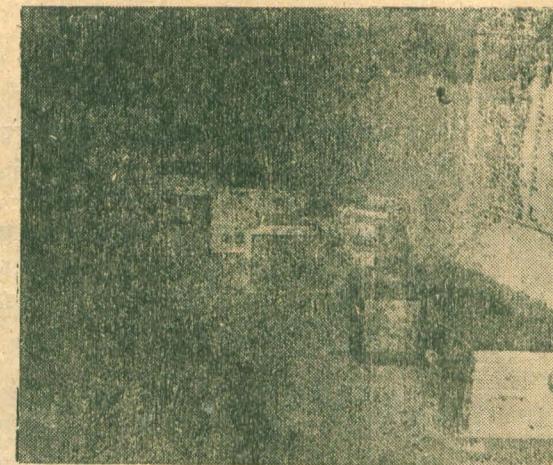评比结果，大家认为上海广播器材厂生产的上海牌159型较好，特点是电气、电声性能很好，结构能适应多样化，外形变化也多，机座和另件通用性好，在标准化上下了些工夫，工艺上也采用比较先进的熔铸法。上海无线电厂的美多牌52-A型、新时代105型，电气性能较好，频率响应特性和声压等都达到指标，机械结构坚固，机座接线，另件排列都很好。北京无线电厂出产的牡丹牌性能好、品种多，外观好、修饰精致，尤其直流机性能最好。南京电讯仪表厂试制的南京牌三灯廉价机，也是值得提出的。这个厂是个教育与生产劳动相结合的半工半读的厂，自己不能做另件，所生产的收音机有独到之处，是破除迷信敢想敢做的一个好范例。郑州无线电厂生产的黄河牌收音机，是在材料、另件都困难，技术力量很薄弱的情况下生产的，但这种收音机在农村中却大受欢迎。汉口无线电厂生产的卫星牌收音机，性能也较好，输出大，结构空间利用好，底座用铁皮省。其它如重庆无



1958年全国收音机观摩评比会会场上陈列的各线电厂的长江牌、苏州平江电工机械厂的苏电牌、天津无线电厂的北京牌、成都无线电厂的都江牌、四川无线电厂的锦江牌也都各有特点。这次评比中南京无线电厂的熊猫牌和红星牌收音机因运到时间过晚没有参加评比。

在另部件方面比较好的有上海广播器材厂和华北无线电厂的扬声器，电气性能都很高，上海厂的产品特点为频率响应好；这两个厂生产的中频变压器也很好，华北厂的产品结构简单，用料最省。重庆无线电厂的波段开关最好，接点可靠，脚步弹簧用普通的钢材。灯座以南京无线电厂的较好，上海广播器材厂等的小九脚灯座和绵阳器材厂的小七脚灯座也不坏。双速可变电容器以重庆无线电厂为最好，用铜料省，单位容量用料少，高温高湿度试验后容量不变。天津宇宙电信器材厂的电容器在评比中很令人注意，这个厂原来是个做钢精饭勺的手工业合作社，设备技术力量都很差，但是他们敢想敢做终于取得较好的成绩。

评比会的总结指出，通过这次评比，说明我国无线电收音机制造工业，今昔对比大有起色，主要是群众破除迷信，解放思想，敢想敢说敢做的结果。在这些基础上收音机制造工业将随着广播事业的发展而大步前进，这次评比体现了中央地方并举的正确性，今后还要大力贯彻小王的方针，大家来办无线电工业。许多厂在普及型收音机上制出了好的产品，从六亿人民需要的观点看，这是个重要的方向。通过评比，我们看到国产收音机在遍地开花，看到今后我们应如何从质量上、设计思想上努力，能更好的大力发展收音机，更好地为人民服务。由评比看，我们在收音机的制造工业上还存在着许多缺点，需要今后下一番功夫加以克服。

结论中指出，今后收音机的制造，要贯彻普及提高并举的方针，要有更高级的、尖端的，更要有大量为广大群众服务的廉价收音机，若是工业部门短期内完成了这件事，那就是给六亿人民办了件好事。同时为了适应国家广播事业的向前迈进，我们还要适时地生产出调频的超短波收音机出来，或在收音机上加装超短波波段。另外，在收音机的制造上还要千方百计的降低成本，节约原材料，并多增加些品种，在制造上更

# 电子管广播收音机

## 分类与基本参数

我国收音机制造工业在大跃进的形势下，年产量已经不是几千架、几万架，而是上百万架，预计明年将以惊人的速度上升到几百万架。收音机产量的飞腾增加，反映在市场上的将是品种繁多，琳琅满目。如果没有衡量它性能好坏的统一标准，很难肯定哪一种的型号好，哪一种的不好，这样，不仅不能促进各制造厂对产品质量的改进或提高，而且各厂各搞一套，规格杂乱，对于机件的维护、修配等都带来了困难。例如对中频频率没有规定，那末甲厂可以用465千周，乙厂可以用460千周，要把甲厂生产的用到乙厂或乙厂的用到甲厂的收音机上去，就有困难；再如同样尺寸的喇叭，安装螺孔各异，互换时就要大费工夫。诸如此类，对国家讲是耗工耗料，不能降低成本；对用户讲，一旦损坏，难于修理或无法修理，造成浪费。这些都是加速社会主义建设的绊脚石。苏联的收音机甚至机内的每一个零部件都是规格化、标准化了的，他们把标准化看作是提高产品质量和增长国家积累的重要手段之一。当然，这也是我们国家的方向，特别是在目前一天等于20年，年产量翻几番的情况下，更显得突出和重要。

对于我们无线电爱好者说，收音机零部件的标准问题，似乎关系不大。我们装了一架收音机，听听声音很响，没有杂音，也能收到远地电台，就习惯于说：“这架收音机很好”（也可能的确是好），但声音响，响到何种程度？没有杂音，究竟能把频率相隔多少的电台分清？能收远地电台，是说这架收音机的灵敏度高，“高”也得有个标准，怎样才算高？这一系列的问题，有了标准，对我们讲，也可以不再含含糊糊的说：“好”或“不好”，进一步追问时，心里也有个底了。

我们国家管理民用收音机生产的单位已经订出标准，把交流（220伏或110伏50周市电）、交直流两用、自备直流电源（干电池或蓄电池）的电子管广播收音机，按照不同的电气、声性能分成5级：特级、一级、二级、三级和四级。下面就是决定收音机级别的参数，这些参数是以在温度 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $65 \pm 15\%$ ，大气压力 $750 \pm 30$ 毫米水银柱的环境条件下为

多的采用新技术、新工艺，开展标准化工作和采用标准化的零部件。

最后指出，当前国家整个无线电工业对收音机的制造工业提出任务很重，虽然几年来我们取得了一定的成绩，发展也很快，但对国家的需要不能满足，距

标准。如果你有条件的话，可以测一下自己的收音机，看看够得上那一级。

摘录的收音机性能参数如下：

**电子管数量：**特级不限，一二级不出7个，三级不出5个，四级不出4个。

**频率范围：**中波段——各级收音机都是520—1600千周（千赫）；短波段——特、二级3.9—18兆周，三级6—18兆周（兆赫）。

**中频：**一律 $465 \pm 2$ 千周。

**灵敏度：**输出50毫瓦，信号杂音比（去调制时）大于20分贝，用机外天线时，中波段不劣于——特级50微伏，二级200微伏，三级交流300微伏，三级直流400微伏；短波段12兆周以下不劣于——特级50微伏，一级、二级交流200微伏，二级直流300微伏，三级交流500微伏，三级直流700微伏；短波段12兆周以上不劣于——特级50微伏，一级、二级交流300微伏，二级直流、三级交流500微伏，三级直流700微伏。

**选择性：**偏调10千周的衰减不劣于——特级56分贝，二级30分贝，三级26分贝。

**假象波道衰减不劣于：**中波段——特级45分贝，二级26分贝，三级20分贝；短波12兆周以下——特级26分贝，二级14分贝；短波12兆周以上——特级20分贝，二级8分贝。

**中频衰减不劣于：**特级34分贝，二级30分贝，三级20分贝。

**音量控制器作用范围不小于：**特级60分贝，二级50分贝，三级40分贝。

**自动音量控制：**输入电压变化——特级60分贝，二级三极26分贝，相应输出电压变化不大于——特级10分贝，二级三极12分贝。

**额定输出功率不小于：**特级6伏安（6П14П），4伏安（6П1П），一级、二级交流2伏安（6П14П），1.5伏安（6П1П），二级直流0.15伏安，三级交流0.5安伏。

**音调控制：**高低音应能平滑地分开调节，低音调节范围不小于——特级15分贝，二级12分贝，三级可以不装；高音调节范围不小于——特级15分贝，二级10分贝，三级对高音频削减不少于8分贝。

离还很远。收音机明年的生产任务是很龐大的一个数字，必须充分发动群众，发挥群众敢想敢做苦干的精神，让大家来办无线电才能完成这个任务，才能更好地满足国家和人民的需要。

159

# 159型交流二波段 五灯超外差式收音机

在这次全国收音机观摩评比会上，有很多收音机获得好评。上海广播器材厂参加评比的159型交流二波段5灯超外差式收音机，就是其中之一。这一型号的收音机不仅在电气、电声方面有较好的性能，而且考虑了在原有基础上可能增加磁性天线、电眼以及变换各旋钮的位置或采用同轴旋钮，使机件的型式多样化，在底板的设计上已经预先安排，留出了必要的空间并冲有若干另件的安装孔眼，使需要变化机件型式时，用不到另制模具，从而降低成本。

下面是159型收音机的线路和它在电气、电声性能方面的各项主要测试参数。

**收听频率范围：**中波段550—1630千周；短波段6—18兆周。

**灵敏度：**中波段600—1400千周不劣于25微伏，短波段7—17兆周不劣于72微伏。

**交流噪声水平：**输出交流噪声电压与额定功率电压之比不劣于——特级-50分贝，一级、二级交流-36分贝，三级交流-32分贝。

**整机频率特性：**当声压不均匀度为14分贝时不劣于——特级60—6500周，一级80—4000周，二级100—4000周，三级150—3500周，四级200—3000周。

**整机非线性失真系数：**调幅度60%，在额定功率范围内，输出声压的非线性失真系数，200—400周不大于——特级、一二级7%，三四级12%，高于400周不大于——特级、一级5%，二级7%，三级、四级交流10%；输出电压的非线性失真系数，200—400周不大于——特级、一二级5%，三级、四级交流9%，高于400周不大于——特级、一级3.5%，二级5%，三级、四级交流7%。

**拾音器插口输入灵敏度：**一律0.25伏。

**平均声压：**在上面规定的频率响应范围内和额定输出功率时，距离1公尺的平均声压应不小于——特级20巴，一级10巴，二级交流8巴，二级直流2.5巴，三级交流3.5巴。

**声压方向特性：**在上面规定的频率响应范围内，在±90°的角度范围内，声压不均衡度不大于——

**选择性：**（在1000千周测量，参考电平300微伏），频率偏调+10千周，衰减不小于30.5分贝；偏调-10千周，衰减不小于36.6分贝。

**交流声：**在额定输出功率500毫瓦时，噪声输出电压13.5伏。

**调幅交流声：**输入电压为5000微伏时，输出交流调幅声功率4毫瓦，在最大输出功率时为3.2毫瓦。

**非线性失真系数（在1000千周时测量）：**200周——11%，400周——9.7%，1000周——7.5%，3500周——4.5%。

**频率特性（在1000千周时测量）：**200周——输入电平20分贝，400周——22分贝，640周——22.2分贝，3500周——11.5分贝；200周到3500周；频率不均匀度为107分贝。

**中频频率：**465千周，实测466.5，相差+1.5千

**特级一级20分贝。**接通电源5分钟后的自热温升  
**频移：**短波在开始10分钟内的频移，15兆周及以上不大于——特级4千周，一级、二级交流8千周，二级直流4千周，三级交流12千周；9兆周以上不大于——特级3千周，一级、二级交流6千周，二级直流3千周，三级交流12千周；6兆周及以下不大于——特级2千周，一级、二级交流4千周，二级直流2千周，三级交流3千周。

**高频部分的机震抑制特性：**音量控制器位于临界机震抑制位置，得到400周额定功率输出的调幅度与30%调幅度的比例，在特、一、二、三級机中，应在收音机技术条件内说明。

**音频部分的机震抑制特性：**在额定功率输出范围内，及最低最高放音频率范围内，特级、一二级、三级交流必须不发生机震。

另外，特级、一级、二级交流机在调节音量时，应具有音调自动补偿，特级、一级机内必须装有磁性天线、短波天线、调谐指示器，特级、一二级机必须有外接扬声器连接装置，直流机要有将扬声器接入有线广播网的装置，直流机在额定电源时的功率消耗不大于——二级1.9瓦，三级1.3瓦，四级0.8瓦。

周。

中頻通帶：462.3—470.1千周，帶寬7.8千周。

中頻波道衰減：在550千周時衰減23.2分貝。

振盪頻率穩定度：短波段开机後5分鐘到15分鐘，頻率變化從18.335—18.330兆周，頻率飄移5千周。

假像波道衰減：1600千周時，衰減29.5分貝，18兆周時，衰減11.1分貝。

自動音量控制：輸入電壓從 $10^5$ 到5000微伏，變化26分貝時，輸出功率從900毫瓦到90毫瓦，變化7.5分貝。

拾音器插孔靈敏度：52毫伏。


高頻機振抑制：輸入電壓5000微伏，調幅度40%，在18、14、12兆周測試，無機振。

聲壓頻率性能：220周到6000周，不均勻度17分貝。

平均聲壓：5.52巴。

聲壓非線性失真系數：200周—21%，400周—9.5%，1000周—5%，3500周—6%。


消耗功率：電源變壓器初級電壓220伏，初級電流0.165安，消耗36.5瓦。

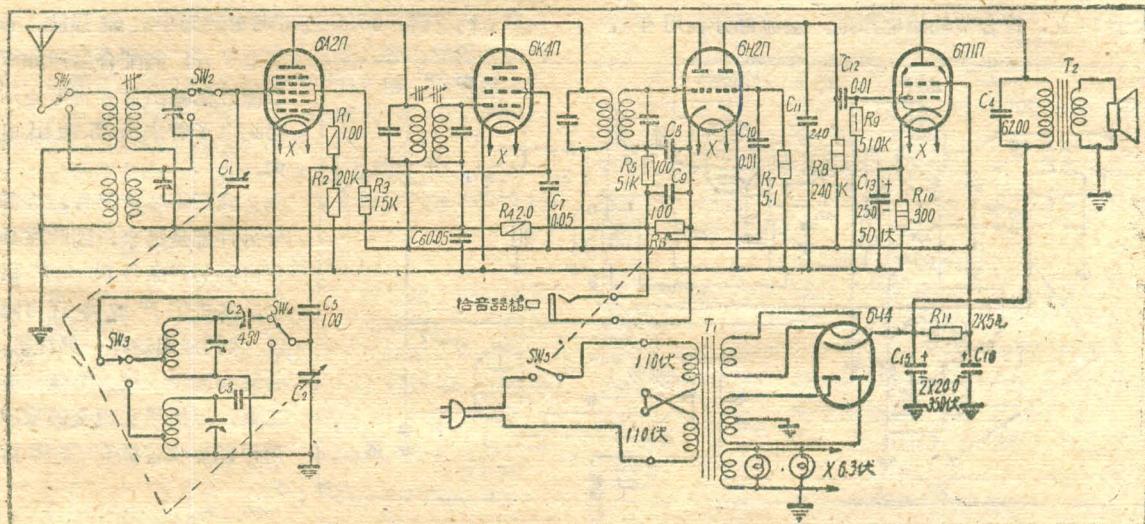
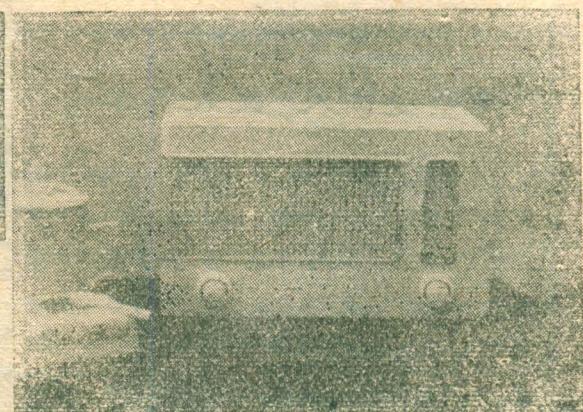
## 南京牌三灯长短波 超外差式收音机

南京电讯仪表厂 颜建中

在我們国家里，广播收音机是劳动人民进行政治学习，和享受文化娱乐的最好工具之一。党和国家的政策方针是要采取措施，在一个不長的时期內使全国范围内广大劳动人民家家户户都有收音机。因此如何生产更多更好、价廉物美、品质优良的大众化收音机，是当前无线电工业面临的一项重要课题。在最近全国收音机观摩评比会上，有些生产单位提供了一些符合这一目的要求的廉价收音机参加评比。它们之间程式結構虽有不同，但各具优点，都是在总路綫的光輝照耀下，为体现党和国家的要求制造出来的。这里介绍的“南京牌”就是这类收音机中的典型。它是南京电讯仪表厂试制的。该厂是由十几家私营小工商合营转化，最近又与南京卅三中学合併而成的一个生产与教育相结合



的新型工厂。他们以能正确的体现了党的方针政策，生产出这种值得推广生产的四級收音机而受到评比大会的奖励和表扬。——编者

在大躍进的形势下，如何使得更多的人具有收音机，是摆在我们面前必须努力完成的一项严肃政治任务。根据我国目前的情况，生产一种过渡性的、价廉

物美，安全而又节约，具体说，即花费三、四十元的代价便可买到，而效率又能赶上五灯机的收音机，一定会受到广大劳动人民的欢迎。我厂得到南京市委的支持，在这样的思想指导下，试制了这种南京牌三灯长短波超外差式收音机。把它带到评比会上来，非为参加评比，是想作为一种提倡和建议，来供各兄弟厂今后大量生产普及型收音机的参考。

本机线路如附图，采用复合管及来复式线路。电气性能方面，选择性与一般五灯外差式机相同，能接收一般五灯机所能收到的电台。在20平方公尺的室内收听，有足够的音量。可以连续使用十余小时。


**底板用木质，节约大量金属材料。**总电力消耗不大于14瓦，符合节约用电原则。整流部分利用半个

6SN7。按照6SN7特性每组阴极电流为20毫安，每屏耗为2.5瓦，灯丝与阴极之间电位差最大为90伏。经实测本机直流总电流为11毫安，屏耗为1.2瓦。6SN7丝极系由单独6.3伏0.6安绕圈供电燃点，绕圈两端均不通地，可以防止击穿，因此使用上十分安全。

我们为提高质量更适合人民生活的需要，还打算作一些改进。取消双连电容器，代以调感线圈。简化中频，减少一个中频变压器。或用两个单调谐。采用舌簧喇叭或晶体喇叭。采用印刷电路或部分印刷电路。考虑不用电位器。

如在其他地区，电子管可以采用6A2P(或6H1P)-6H1P-6H1P。外壳可以改用厚纸板或人造木，以进一步节约材料。6B8C还可考虑改为中放兼强放。希望电子管厂能配合生产如双二极五极输出放大管等更适当的电子管来提高输出电力。

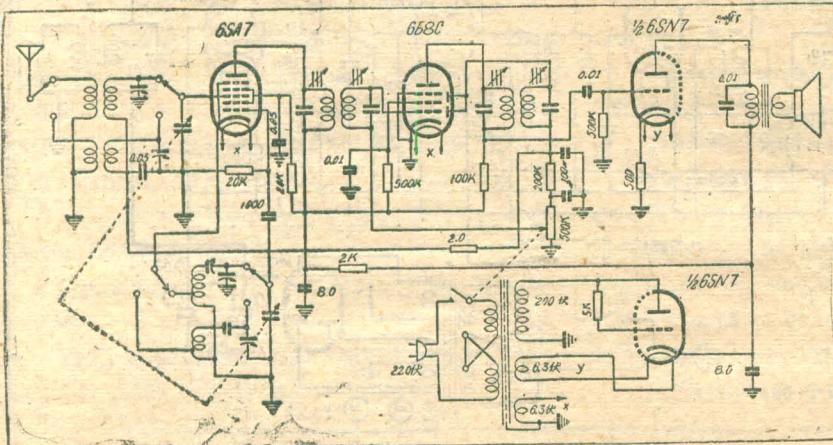我厂不生产零件，大部分零件都是购来。因此在具备自制零件条件的大厂做来，本机生产成本还可降低。我们提出这样一部样机，希望有助于全民大办无线电工业，以提早实现全国家户都有收音机的宏伟计划。



## 学生是工人，工人当学生

南京第三十三中学，已与南京电讯仪表厂正式合併。实行四小时学习，四小时劳动的半工半读制度。这样，学校教学进一步与工厂生产实际相结合，教学效果大大提高。同时由于学生参加了生产，工人也就能够每天抽三个半小时进行学习，大大有利于加速提高工人的文化水平。图为该校初二班学生和老工人在装配车间装配收音机。





# 怎样练习收发报

趙德明

無線电收發報運動在經濟建設和國防通信上具有重大的意義。在黨和政府號召全民皆兵的今天，要求學習收發電報技術的青年日漸增多。各地無線電運動俱樂部經常收到無線電愛好者們的來信，積極要求參加國防體育無線電運動，使自己成為一個保衛祖國和建設祖國的無線電通信后备軍。

青年朋友們！只要我們肯努力鑽研，是完全有可能通過自學來學會收發報的。現在讓我們來談談怎樣練習收發報。

## 電碼符號

在你未開始練習收發報之前，首先要了解電碼符號。電碼符號是由點“·”，划“—”組成的，“·”讀作“的”，“—”讀作“達”，用它們作不同的配合和變換，來代表各個不同的字母和數字，從而表達雙方的語

俄文 字母	電碼 符號	俄文 字母	電碼 符號
數字			
A	—	Y	—
Б	···	Ф	···
В	—	Х	···
Г	—	Ц	···
Д	—	Ч	···
Е	···	Ш	···
Ж	···	Щ	···
З	···	Ы	···
И	···	Ю	···
Й	···	Я	···
К	—	Б	—
Л	—	І	—
М	—	І	—
Н	—	І	—
О	—	І	—
П	—	І	—
Р	—	І	—
С	—	І	—
Т	—	І	—

標點符號	電碼符號	標點符號	電碼符號
· 勾號	···	“” 引號	—
· 逗號	—	( ) 括號	—
· 分号	—	/ 斜線	—
· 冒号	—	分段號	—
· 等號	—	省略號	···
· 數號	—	工作完畢	—

言。我們在無線電通信中就是利用“·”、“—”所組成的各種不同的電碼符號來進行通信的。常用的俄文字母、數字以及標點符號的電碼符號請見附表：

電碼符號除了以上點和划組合的規定以外，在時間間隔方面也有一定的比例規定。這個規定就是：一划等於三個無間隔點的長度，每個字母的點與點、划與划、點划之間為一個點的距離，每個字母與字母之間為兩個無間隔點的距離，每組電碼之間是四個無間

隔點的距離，可參看下圖。



在收發報時，不管速度快慢，都必須保持這種比例，初學者必須下番功夫，把這種時間間隔掌握準確，否則在拍發和抄收時就會感到困難。例如：電碼符號——·—(u)，如將點划時間比例弄錯，就很容易發錯或誤聽為——(m)·—(a)或——·(e)—(m)等，因此在練習中應特別注意。

## 怎樣記憶和熟練電碼

我們在了解電碼符號的組織以後，第二步就是要熟悉這些電碼。因為在具體練習收報過程中主要是提高聽、辨、寫的能力，對電碼的熟練所起作用不大。記憶電碼符號時，應該根據每個字母和數字的符號唸記它的發音，如字母“a”符號是“·—”，就讀成“的達”，不應讀成一點一划或計算點划的數目來記憶。要養成聽到電碼信號聲音，大腦就能直接把它反映出來的習慣。

幫助記憶電碼的方法很多。一種是音節記憶法，就是記住電碼的音節（節奏），像樂隊記憶“鼓點”一樣，把音節和手的動作直接協同起來。一種是通過字形來記憶，例如字母“x”可看成四角是“的的的的”等，此外如把每個字母和符號寫成卡片，帶在身上，隨時背誦記憶，也是一個好辦法。在記住大部分符號後，就可以在振盪器上練習聽電碼信號和點划長短聲音來進行辨別和幫助記憶了。

一般要求在聽到信號後，1/3~1/4秒內就得想起是什麼字來，要養成具有很強的信號觀念。要能達到這種要求，就必須把電碼記得很熟。

## 收報

收報就是把對方所發過來的電碼符號用字母和數字記錄下來。為了使電報的字體能達到整齊、醒目、不易混同和不致影響抄收速度，通常採用一種“抄報字體”，我們應該練習書寫熟練，這對抄報達到及時

和确实是很帮助的。抄报字体如下：

1. 俄文字母抄报字体(点表示起笔处，箭头表示落笔处)

a d b z g c m h y  
u v R N M W O N P  
c m y q x y u w  
u v o b d i o s

2. 俄文字体抄报实例：

само омса избюс мусо зум

3. 数字抄报字体：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

4. 数字抄报字体实例：

9059 1234 5678 2037 7845

当你把电码符号背熟，又基本上掌握了抄报字体的书写方法以后，就可以开始在振盪器上练习收报了。在抄收时，思想要集中，但不要过于紧张，在听清一个字的电码符号后再下笔抄，並要养成抄写上一字同时听下一字的符号的持续抄收习惯。抄报时使用铅笔握笔要灵活适当，不宜太紧，抄几组后可将铅笔略微转动一下，免得笔尖过粗。练习收报时，最好有两个人，一个人发，一个人收。如果人数很多，也可用录音机到无线电俱乐部把信号录回去练习抄收。

### 發報

练习发报是用电键，它的外形如图1。电键应放在距离桌沿大约3~5公分处。在拍发前应先把电键调整好。调整电键的螺丝甲可使电键的上下接触点距

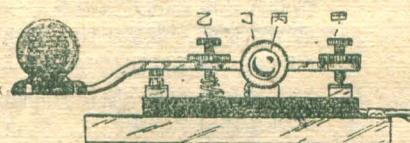


圖 1

离合适。调整螺丝乙能增减弹簧的硬度，螺丝丙、丁可以调整键梁左右的位置使

电键上下的接触点相对，并使键梁活动自如。各螺丝调整合适后，把各螺丝帽扭紧，防止松动。

发报时应有正确的坐握姿势，否则会影响发报时的用力。坐的姿势见图2。坐时要使电键的位置正对右手，上身自然挺直，桌沿与身体的距离大约为5~10公分。右肘大致弯成直角，上臂略离开上体，并使小臂与键梁成水平。左臂自然放下，发报时可指着报底的行首。



圖 2

握键的姿势见图3、4。用右手拇指和中指捏住键钮的腰部，食指的第一关节略微弯曲，与拇指一起捏住键钮，无名指和小指向手心自然弯曲。键钮不要捏的过紧或过松，以免拍发动作不灵活或手指松脱。

用力的方法是发报练习中重要的一环，也是发报手法好坏的主要因素。就好

象中国文字的书法，笔法不好，天天临池也很难写出好字来。根据苏联报务员的先进经验，拍发时应该使用腕力，按键时仅将手腕落下而肘部不动，起键时将手腕恢复原来的位置，各手指在键钮上的位置不应改变。学者在这方面要耐心地体会，努力锻炼，当你真正正确地掌握了这种方法以后，速度的提高和巩固就很容易了。

### 兩種練習電碼的工具

下面介绍两种练习电码用的简单工具，构造简单，读者很容易自制。

1. 蜂鸣器：蜂鸣器装置最简单，电路如图5。它是靠电磁铁和振动片的机械振动使电路内的电流成为时断时通的脉冲电流。当按下电键时，耳机里即发出与振动片振动频率相同的声音。电磁铁可用一般继电器的铁心，或电话机里的继电器铁心均可。振动片就是一般具有弹性的薄片。振动频率和振动片的大小有关，读者自制时



圖 5

可试验确定。

2. 音频振荡器：图6是一部简单的音频振荡器，可用做练习发报，也可供三十至四十人抄收电报之用。电源变压

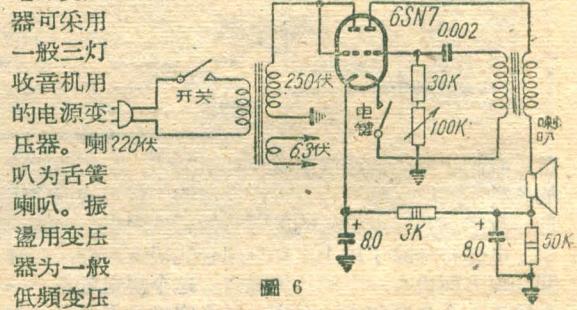


圖 6

器，1:1和1:3均可使用。

# 超短波调频广播

下

叶臻

## 为什么超短波广播就不能用调幅方式？

这主要是因为，若调幅制用在超短波广播中在减弱同频频道干扰和部分改善音质方面固然有好处，但是发射机电力仍旧要很大，抵抗杂波侵袭的能力也还跟前，短波广播的一样，可是传播距离却大大缩短了。这么一来，非在全国建立大批大电力超短波电台不行。很明显，这太得不偿失了。所以一般超短波广播不用调幅制。

## 超短波调频广播有没有缺点？

若问超短波调频广播有没有缺点，回答是当然有。超短波的传递距离既然有限制，为了给大面积地区服务，就得建立很多小电力调频广播台，用无线电中继线

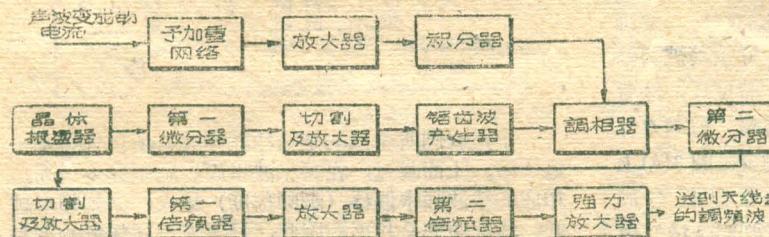


图1

路把它们联成一个网。这会增加技术上和维护上的困难。再有，上面所谈的抗干扰作用只当信号强于杂波一倍以上时才能发挥出来，在电台服务区的边缘，这一优点会受到限制，打开调频收音机也会听到“格嘞”声。

## 取得调频波的一些方法

上面已经大概地介绍了调频广播的特点，下面就来谈谈取得调频波的一些方法。

最早应用的是电抗管法。因为振荡器里的振荡槽路的谐振频率主要决定于槽路的电容电感( $L$ 、 $C$ )，所以只要使 $L$ 或者 $C$ 随着调制电压作变化，就能改变谐振频率。电抗管实际上是一个能够起线圈或者电容器作用的电子管，

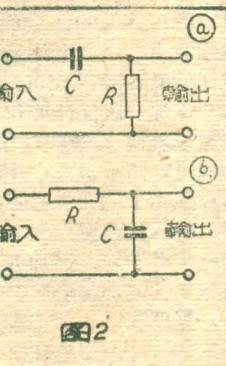
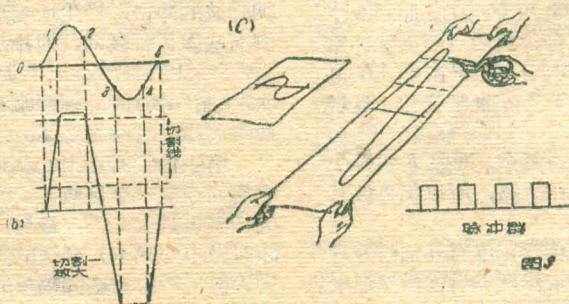


图3

调制电压加在它的栅极上，使管子的栅偏压改变，便能使管子的等效电感量或电容量起变化。各种电抗管线路的作用原理已经在本刊1957年第9期上介绍过。

比较新的两种方法是使调相波变为调频波，和直接使晶体频率偏移。目前最通行的方法是使脉冲调相波变成调频波。下面我们将补充谈谈调相波是怎么回事？


## 关于调相波

我们可以回忆一下上期本文讲述调频波时的打秋千例子。我们曾讲到调频波的疏密变化符合于正弦律，载波频率（中心频率）的变化量和声波的振幅成正比。至于调相波，则需要选定波上的一些固定点（假设是波顶）来观察。这时

会发现，各个波顶的位置一直在正常载波波顶位置的前后来回摆动，摆动的幅度和声波的振幅相对应（请参看上期本文图3）。

拿上期本文打秋千的例子说。若一个人在孩子打秋千时伸缩绳索的方式有某些改变，使秋千的蹬板摆到最高位置的时刻（也就是“相位”）在第一个15秒钟内按正弦规律逐步提早，在第二个15秒钟内按同样规律渐渐推后，所得的结果便和调相作用所得的调相波情况有些类似。

事实上，相位的变化和频率的变化是相牵连

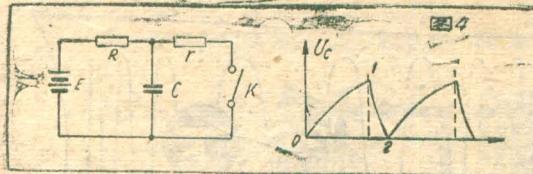

的。在前例中踏板摆到最高位置的时刻既然一直在变，变化量又有多有少，瞬时摆动周期一定跟着伸缩，瞬时频率也就不会是固定的了。所以调相波包含了调频的成分，调频波包含了调相的成分。不过从最终效果来看，它们之间还是有差别的。

相位变化等于频率变化乘相应的频率。若是调制波不变振幅，只变频率，那末载波受调频作用后的最大频率偏移将是一个不变的值。但在受调相作用的载波中，由于最大相位偏移才是不变的，所以频率越高，造成的频率变化也越大；频率越低，频率变化也越小。

### 使脉冲调相波变成调频波

调频发射机的主要部分如图1。晶体振荡器的输出送给“第一微分器”（基本构成如图2），它里面的电容器把直流电隔住，让变化得很慢（频率很低）的电流费劲地“锯”过，但容许变化得很快（频率很高）的电流痛快地流过去。因此一个正弦波在通过微分电路以后，它的变动快的部分（图3a上的0-1、2-3、4-5各段）很容易通过，变动慢的部分（1-2和3-4两段）就只有少量通过。结果正弦波变成图3(b)上那种

样子。它接着被切割一放大器拉长，然后沿着虚线“剪两刀”，剩下的就是图3(c)上的一串近似长方形波。它们跟脉搏似地一跳一跳出现，所以称为脉冲群。切割一放大作用好比捏住一团上、下不一般的大的面粉的两端，把它拉长，然后在两端切上两刀，剩下的粉团的形状便比较规矩了。


经过放大的脉冲群加到锯齿波产生器上，它可以用图3上的等效电路来代表。当开关K打开的时候，电池使电容器C充电，C上的电压Uc将按照图3下面0-1那一段曲线变化。开关合上以后（矩形脉冲群就是起着使K断续合上的作用），蓄积在C上的电荷通过电阻r放电，Uc循着1-2段曲线变化。这种电压跟锯子的牙齿差不多，所以称为“锯齿波”。当然，实际线路要比图3上的来得复杂，开关K实际上是一个电子管，还加入了直线化线路，所以锯齿波具有图4上的那种形状。

锯齿波送到调相器上。调相器在没有外加信号时不工作，等到锯齿波增强到一定程度以后才猛然通电流，就像一枝汽枪的枪栓平时给弹簧拉住，触动扳机

后才一下弹回去一样。这一作用称为“触发”。

除了锯齿波以外，调相器上还加着音频调制电压。两者合在一起后，随着调制电压的方向和大小，触发声会左右移动（图4）。不过调相器停止工作的时刻还是完全由锯齿波来决定，锯齿波一下降，调相器立刻不导流。这样，调相器的输出便成了图5(a)上那样一串宽度不同的矩形脉冲群，每两个脉冲的后沿之间的距离是固定的。这种脉冲群称为脉冲调宽波，因为脉冲宽度受了调制而改变了。

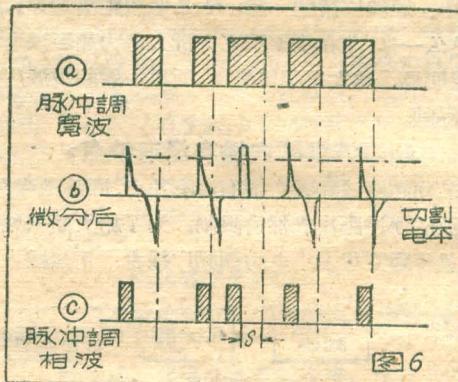脉冲调宽波经过第二微分器以后，变化陡的部分被保留下来，成为图5(b)上的那串脉冲。再由切割一放大器削去底下那一部分，剩下的便是宽度相等，但位置前后挪动了一串脉冲（图5c）。它们就是所谓脉冲调相波。



不过我们所希望的是脉冲调频波，所以还得加一道手续。上面讲过，在调相波里面：调制频率越高，相应的载波频率偏移（调频程度）越大；调制频率越低，情况便完全相反。因此，只要使不同频率的调制电压的振幅跟频率成反比，它们造成的调频效果就相等，调相器输出的脉冲调相波也便成为脉冲调频波了。这一作用是由图2b上那种“积分电路”来完成的。低频电压不大容易跑到电容器那一支路里去，大部分送出；高频电压却有大部分流到阻抗小的电容器上去，输出因此减弱。

脉冲调频波还只起一个触发器的功能，它用来使第一倍频器工作。倍频器的输出端有一个谐振槽路，振荡频率调在脉冲调频波（也就是晶体振荡）的基本频率的某一倍数（大约是二、三十）。槽路时时受到脉冲调频波的冲击，产生所需要的正弦振荡。脉冲调频波倒有些像体育教师，他指挥一队“学生”齐步变速前进，“学生”每走二、三十步，他便“吹一下口哨”，两次“吹哨”的时间间隔经常在变，“队伍”的“行进速度”便听着指挥时时在变了。

第一倍频器输出的调频波的频率还嫌低，所以在它后面还有一个倍数较少的倍频器，它把原始调频波的频率再翻上几番，最后产生载波频率（严格说来应该叫做中心频率）合适的调频波，它经过放大后去激励天线，产生向空间辐射的电磁波，调频广播的发送过程便完成了。

# 电子技术的国防意义

(苏联) 阿达南卓夫

“电子技术”这个比较年青的词儿现在已运用得极广泛了。电子技术通常是指各个单独的科学、技术部门的综合，是由无线电工程和电子学在近二十年中发展起来的，它包含：各种电气通信，雷达，无线电导航，无线电遥控，无线电天文学，无线电气象学，电视，传真电报，水声学，红外线技术，电子计算、电真空、半导体和其它各种技术。电子技术对国防有着巨大的作用，现代的空军、海军、陆军如果不广泛使用各种电子技术工具，是很难想像战斗动作的可能性。由于电子技术在军事上的采用，使得部队的指挥方法发生了很大的变化，改善了现有武器的战斗性能，并制出了具有高度战斗特点的新式武器，如用无线电控制的不同用途的军用火箭（导弹）。总之，如果不利用电子技术，要想利用原子核能量制成威力极大的现代武器是不可能的。

从苏维埃政权建立的那天起，共产党和政府都经常关心电子技术的发展及其在国民经济和军事上的广泛应用。由于苏联科学家和无线电工业卓有成效的工作，苏联的武装部队获得了各种各样的电子装备。现在来谈谈电子技术在军事上的主要应用及其发展的趋向。

## 无线电通信

在现代战争的条件下，战斗是在广大的空间中展开的，参与战斗的部队和武器都具有高度的机动性，因此无线电通信具有极大的意义。

在苏维埃政权的年代中，苏联武装部队的无线电通信状况在数量上和质量上都发生了极大的变化。

现在在军队里，无线电通信是主要的通信方式。每架军用飞机，每个陆军分队，坦克，舰艇都有一个以上的电台，在重轰炸机上，在巨大的军舰上都装有好几个电台，如在现代的主力舰上就装有二十部以上的无线电发信机和六十部以上的接收机。

无线电通信工具在技术方面也发生了很大的变化。在第一次世界大战末期和国内战争时期，大半是用工作在中波和长波的火花式无线电报机，而现在用的波段则很宽，从长约20000—30000公尺到公分波，而且所有电台都采用了等幅振荡。调制由无线电的用途决定，分调幅、调相、调频等。

发送信号产生的方法是不同的，早先是用莫尔斯

电码以电键来发送信号。而现在是用无线电话，印字电报，传真电报，电视等来发送信号了，所有这些都无限地扩大了无线电通信的可能性。

随着军事技术的发展，在增加通信工作能力，工作的可靠性，使用简便、经济等方面向无线电通信工具提出了更高的要求。增加无线电通信工作能力与扩大发送信号的频带有关，这就是短波和超短波无线电通信大大发展的一个原因。例如当工作波长为三千公尺时，信号频带不超过一万周，而波长为三公分时则信号频带可达一千兆周。因此，如果波长为三千公尺时只能同时实现一路无线电电话通信的话，那么当波长为三公分时就可以同时实现一千路无线电电话通信。

工作的可靠性，使用简便，经济等要求由于使用了高质量的真空和半导体元件、印刷电路、铁淦氧磁物，也可以达到。不用晶体来稳定收发设备频率的方法是很经济和可靠的，它能保证迅速建立通信联络，这对军用电台有很大的意义。半导体，铁淦氧磁物，小体积元件的使用，使得电台的重量和体积都大大缩小了。

短波和超短波电台的广泛使用也和这些电波传播的特点有关。利用短波被电离层反射的现象能在很远的距离上以功率不大的发射机建立无线电通信。特别有趣的是超短波波段，它的辐射和光一样，可以用特殊的天线把它聚集成很窄的一束，并且把它发送到所需要的方向去，超短波的这种特性被利用到无线电中继接力通信上。中继通信是由带有反射面天线的超短波收、发信机组成的一种电路，它把分布的各个通信点联系起来。两个相邻电台之间的距离由五十到一百—一百二十公里，这决定于天线架设的高度。虽然在这样一条通信电路上作接力通信时需要好几个收、发信电台，但由于使用了超短波，在一条电路上可以实现多路通信，这就大大补偿了它这个缺点。

最近几年发现超短波的传播可以很远，这就使得建立经济的有效的远距离接力通信有了可能。现在已经知道，公寸波的远距离传播决定于公寸波在高约四—五公里的不均匀大气中的散射，而米波则决定于高约八十一—一百公里的不均匀电离层中的散射，因此把公寸波的接力通信距离增加到三百一—五百公里，把米波接力通信距离增加到两千公里是可能的。

这样在許多情況下所有的接力电路都可只由兩個終端站建立。在战争时就能使接力电路既能在正常情况下使用也能在無綫电波散射情况下使用。

## 雷 达

現代的雷达是在战前差不多同时在几个国家里在非常秘密的情况下發現的，只是在苏联工程师德·馬林諾夫和勒·阿列克西也夫發明的磁控管在报刊上公佈以后雷达才迅速發展起来。最初雷达只是用在空防时發現飞机，現在它的使用范围才大大扩展了，出現了大量專門的雷达。

在对空防禦时，除了警戒雷达外，还有炮瞄雷达，它可以自动的控制高射炮与敌人的飞机战斗，为了使炮彈在接近飞机后自动爆炸，用了一个極小的雷达——無綫电控制信管装在炮彈头上，这就大大提高了炮火的效果。不管誰的什么飞机雷达都能發現，为了不誤伤自己的飞机，裝有一种特殊的詢問和回答設備，利用这种設備就可以區別自己的飞机。

在陆军中雷达被用来侦察敌人的防禦前沿，和用來發現敌人的迫击炮和大炮陣地。前沿侦察雷达的体积和重量都不大（三十一—四十公斤），它可以在極黑的夜里發現各种活動目标和單个士兵。雷达發現了敌人大炮和迫击炮的陣地后，再和电子計算机配合，可以根据敌人火炮的一次發射，相当准确地判断出敌人大炮和迫击炮的位置，从而毁灭敌人的火炮。

在空军中雷达的使用更是非常广泛。歼击机借助于远程警戒地面雷达瞄准敌人轟炸机的飞行区域后，再用自己的雷达捕捉目标並求出射击諸元。轟炸机有几种雷达，其中主要的是雷达轟炸瞄准器，此外还有控制自衛武器（炮，火箭）的雷达。在所有的飞机上都裝有雷达測高仪和其它無綫电导航仪器。飞机上的無綫电设备的比重是逐年增加的，現在一架飞机上的無綫电设备的价值要佔飞机总价值的一半以上。

飞机上無綫电设备的使用条件对無綫电设备提出了特殊的要求：其中如在低气压条件下能可靠的工作，当周围环境的溫度發生剧烈变化时，無綫电设备的工作仍能非常可靠。在飞机的雷达设备中，个别的零件，机盤或整个的机器常常是密封着的，以免当四周大气压力降低时电路可能遭到损坏。

力求机器的体积和重量減小是电子技术用于飞机上的发展方向，为了达到这个要求，可使用小体积元件，半导体，鉄淦氧磁物和新的介質材料。

我們知道，历史上無綫电通信最先被使用在海军，現在海军艦只上使用着各式無綫电工具，其中雷达佔着重要的地位。在大多数的艦只上都裝有十多个各式

雷达设备，如水上艦只和飞机的警戒雷达，控制大口径火炮的雷达，控制高射炮的雷达，控制魚雷發射的雷达等等。

## 無綫电遙控

無綫电遙控指的是对远离控制点的各种活动或固定目标的作用进行控制。如用無綫电控制坦克去突破敌人坚固的防禦工事，用無綪电控制魚雷艇去攻击敌人的軍艦，用無綫电去控制用來作防空战斗器材用的飞机靶。也可用無綫电去破坏敌人防禦配系中的水雷場和地雷場，但遙控的主要用途是在火箭武器方面。

火箭被用來作攻击的武器很早就被人知道了，远在古代时候，中国人就用火箭来作战了。在萊比錫战役（1813年），滑鐵盧（1815年）战役和克里米亞戰爭中（1854—1856年）都成功地使用了火箭。当时的火箭还有很多缺点，射击的准确性不高，后来由于有炮筒和膛线的火炮發展很快，使得軍用火箭長时期沒有发展起来。

其实在第二次世界大战中出現的火箭武器，如果不使用無綫电遙控设备也是不可能的。現在根据不同的軍事用途制成了各种火箭武器——导彈。对空的有“地—空”、“艦—空”导彈，是專和敌人的空中目标作斗争的。空战中的有“空—空”导彈，这是从自己飞机發射出去以消灭敌人的飞机用的。“空—地”，“空—艦”导彈是从飞机上發射消灭地上的目标和敌人的軍艦的。地面上的有“地—地”和“艦—地”导彈，是从地面上或軍艦上發出以破坏地面上的目标的。

現代的防空导彈是一套复杂的綜合装置，它包含地面上的警戒雷达和跟踪空中目标的跟踪雷达，它帶有复杂的求目标射击諸元的电子計算设备。还包含控制导彈發射的电子设备以及由無綫电接收设备和自動控制导彈飞行的设备所組成的导彈设备本身。有些导彈中，从地面發射到达目标的全部过程都能被控制。在另一些导彈里，当飞行到距空中目标几千公尺时，地面上的雷达即不再控制它，而由导彈本身的雷达自动控制它飞向目标，在这种导彈上裝有雷达的，热控的或電視的自动瞄准器。

“空—空”，“空—地”，“空—艦”导彈的控制装置大致是相类似的，不同的只是控制导彈的设备裝在飞机上，为了減輕体积和重量，设备作得也較簡單。

“地—地”或“艦—地”导彈是用另一种方法來控制的，这种导彈是用来射击远离發射場几千公里的目标的，因此使用的是彈道和有翼导彈。彈道导彈有一个发动机，它把导彈發射到一定高度后，在地心吸

力作用下沿彈道拋物綫命中目標。彈道導彈射擊的準確性決定於它到達開始自由降落時那一點的準確性。導彈被控制是在它的飛行拋物綫的上升部分。為了準確的沿着預先計算好了的拋物綫上升部分發射導彈和準確的在預定期間內切斷火箭發動機，使它不再上升超過預先算好的開始自由下降那一點，就得利用裝設在地面上或導彈上的電子設備來控制。

有翼導彈實際上是無人駕駛的飛機，所以他的控制原理基本上是同自動控制飛機的飛行一樣。因為有翼導彈上沒有能在接近目標時控制火箭飛行的飛行員，所以對導彈的控制系統在準確性方面提出了嚴格的要求。遠程導彈控制系統方面所達到的成就使得導彈已成為遠程轟炸機的重要競爭者。特別是像彈道導彈的飛行高度和速度都很大，要防禦這種導彈是很困難的。

1957年8月塔斯社發表在蘇聯已實驗成功了洲際導彈，它的飛行高度是前所未有的，在短時間內經過了很遠的距離落到預定的地區。

洲際導彈的發射和順利的飛行證明了包含電子技術在內的蘇聯科學取得了新的巨大的成就。

洲際導彈的成功有很大的科學意義，它表明了在不久的將來就有可能制出在世界空間飛行的宇宙火箭。

應當指出，在美國儘管也在狂熱的努力於製造遠距離導彈，並竭力的吹噓這點，但事情進行得並不怎樣順利，據美國報刊的報導，在美國類似的導彈（阿特拉斯和雷神型）實驗已完全失敗了。

### 無線電反干擾

現在世界上的所有軍隊在無線電的保密方面都採取了一些決定性的措施。雖然如此，對敵人的通信工

具進行無線電偵察仍會帶來許多好處，可用来破壞敵人部隊的指揮以利於我方進攻。因而進攻的一方經常採取一些措施利用一些特殊的無線電偵察電台去破壞防禦一方的通信。

要破壞敵人的無線電通信網可以用炮兵或轟炸去消滅，或者用專門的無線電發射機對敵人的工作電台進行干擾。因此在大量使用雷達和無線電遙控工具的情況下，為了保證自己部隊的進攻動作或防禦，無線電反干擾就有着特別重要的意義。

在自己的轟炸機活動時，必須解決兩個問題；一個就是抑制敵人的防空雷達，因此轟炸機上裝有產生干擾的機器——無源干擾（投擲鍍金屬的小條）和有源干擾（干擾發射機）。另一個問題就是保護自己的無線電設備不致受到敵人的干擾，首先必須保護轟炸瞄準器及導航設備不受干擾，因為缺少這兩樣戰鬥任務就完不成。

在防空方面，也必須解決這兩個問題，不過要求則相反；應保護地面上的和歼擊機上的雷達不致受到敵人轟炸機產生的干擾。要順利的解決這兩個問題須使用各種無線電偵察設備和干擾發生器。

現代電子技術工具的發展已經達到這樣一個水平，可以毫不誇張地說，無線電工具的戰爭將是現代戰爭最重要的部分之一。

其它電子技術部門，如電視、紅外線技術，無線電氣象等在軍事上也使用了，但是在這篇文章里不可能一一談到所有的軍用電子技術部門。

最後必須指出，蘇聯研究現代電子技術部門的無線電愛好者們，是能够以自己的知識給國民經濟和國防作出貢獻的。

（唐守仁譯自蘇聯一九五七年十月號無線電雜誌）

（上接第25頁）

于偏轉綫圈與“離子穿”磁鐵之間而靠近偏轉綫圈的“中心位置調節器”了。這種調節在靜電聚焦的顯像管和磁聚焦的顯像管中是不一樣的。在前一種如“北京牌”及“紅寶石”牌電視機中（圖4），調節器為一個有柄的圓磁鐵位於鉄夾子中間，轉動圓磁鐵及整個鉄夾子可使光柵移到光屏的中心，“記錄”牌電視機其調節器用二個這樣的圓磁鐵，使光柵位于光屏中心要來回轉動這二只圓磁鐵。捷克斯洛伐克4102 U型電視機是磁聚焦，其中心位置調節器（圖5）為一只手柄，將螺旋旋松後，使它向左右兩邊板動時，光柵就向上移或下移。向上或下板動時，光柵就向右或左移動，待光位置正好在光屏中心時再將螺旋緊。

在調整過程，如發現光屏的某角落出現黑影，這表示“離子穿”磁鐵或中心位置調節器沒有調好，這樣應重新調整這些部件使黑影消失，另外，在磁聚焦的

電視機中，聚焦沒有調好時，也能在光屏上產生黑影角落。但如果光屏上四個角落均出現黑影時，則這是因為偏轉綫圈沒有緊緊貼住顯像管管腳向前方張開處的緣故。

此後，應增加水平幅度和垂直幅度，使圖像尺寸回復正常。應該注意，即使在以上調整過程中光柵沒有出現黑影角落，但“離子穿”磁鐵在最後還應檢查一次，使它的位置恰使光柵最亮。

電視機內所用的真空管和另件是相當多的，因此在它出厂的初期損壞的可能性也是有的。電視機的修理雖比收音機的修理麻煩一些，但只要基本上了解了它的電路結構也就不感到太複雜，因為一般故障多是由於真空管，電阻，電容或其他的另件損壞引起的，只要找出故障所在地，換上新的電子管或另件，而不去隨便調整它的其他部分或挪動它的接線位置的話，則不會碰到很大的困難的。



# 母子收音机漫談

池博琪

自从1955年国务院發佈了关于在农牧漁業合作社建立收音站的指示后，曾有數以万計的收音机下乡，对于当时宣傳党的政策和提高人民的文化娱乐生活起了一定的作用。后来农村有綫广播的蓬勃發展，相形之下，这些收音机的作用显得越来越小，有些站甚至把收音机擋置不用。大躍進以后，各地站、台的职工开动腦筋，利用收音机改裝成各种用途的母子收音机，不仅使这些收音机發揮了原来所沒有的性能；並且能結合有綫广播，使有些一时還不能在全境建立有綫广播的县份、人民公社，也有可能用它来建立小型广播站。这是大小並舉，大搞有綫广播的可喜現象——編者

把普通收音机里的輸出变压器改動一下，由原来只帶一只喇叭改成能帶若干只喇叭，这架收音机就变成“母子收音机”了；再把这些喇叭分散裝設到各个用戶点，那末，这架收音机又变成一个能轉播無綫电广播节目的小型有綫广播站，使收音机的服务面从原来的一个点扩大到一个面，充份發揮了原有机件的效率。

如果再在原收音机的綫路上稍動腦筋，还可以使原来的收音机从單純的收听工具变成既能收音、轉播，又能扩音、广播，开電話會議或当作对講電話等的多用机。

以收音机为基础裝成的母子收音机或多用途收音机，本刊先后曾有过不少介紹。由于各收音机的綫路以及对改裝后机件的性能要求不一，改裝的具体方法不尽一致。但尽管如此，改裝的要点不外下列几点。

1. 多帶喇叭 收音机的最大音量輸出，决定于末級电子管的輸出功率。一般直流收音机的末級輸出管不外是單只3Q4、3S4、3Q5或2P2N，这些电子管除2P2N輸出功率較小，最大輸出不足100毫瓦外，其余电子管輸出均在250毫瓦左右。要多帶喇叭，就是說要把收音机的全部輸出功率从

原来只供給一只喇叭改为分配給若干只喇叭，每只喇叭分得的功率虽然显得很小，但根据連庄乡的經驗，如果所用舌簧喇叭比較灵敏，喇叭电压为12伏，每只喇叭只要有14.4毫瓦的輸入功率，音量可听①。那末，除2P2N可帶6只舌簧喇叭外，其余象3Q4、3S4等均可帶動大約17只舌簧喇叭。再根据黑龙江省广播局的經驗，355型收音机（輸出管3S4）还可以在5、6华里的綫路上帶動20只舌簧喇叭，並且都能听得明听得清。


收音机的輸出既然很小（250毫瓦），又要帶動20只舌簧喇叭，显然，对收音机的輸出功率不能浪費。这里的關鍵問題是要改繞輸出变压器的次級綫圈和喇叭阻抗匹配，使收音机的輸出功率最大限度地全部饋給各个喇叭。

改繞輸出变压器次級方法如下。

甲、首先了解收音机的輸出功率，然后决定能帶舌簧喇叭的数量A；再了解舌簧喇叭的音圈阻抗 $Z_1$ ，求得各喇叭並联后的总阻抗 $Z_2$ （即須要改繞的輸出变压器次級阻抗），用公式表示时

$$Z_2 = \frac{Z_1}{A}$$

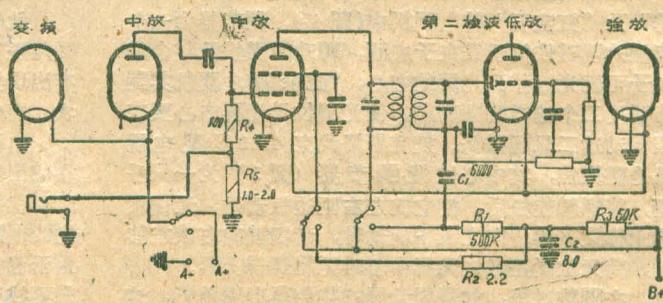乙、了解原机輸出变压器次級阻抗 $Z_3$ （等于原机永磁喇叭的音圈阻抗）用下列公式求出改繞的次級圈与原来次級圈的圈数比



$$n = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_3}}$$

丙、拆次級圈並算得它的圈数为  $n_3$ , 改繞的次級圈应繞圈数

$$n_2 = n \times n_3$$

例如有一架直流 5 灯收音机，末級輸出管为單只 3 Q 4，最大輸出功率为 0.25 瓦 (250 毫瓦)；拟改裝为母子收音机。按照黑龙江省的經驗，輸出为 250 毫瓦时可帶 20 只舌簧喇叭。普通舌簧喇叭在 1,000 週時阻抗約 10,000 欧，那末喇叭总阻抗或改繞的輸出变压器次級阻抗应为

$$Z_2 = \frac{Z_1}{A} = \frac{10000}{20} = 500 \text{ 欧}$$

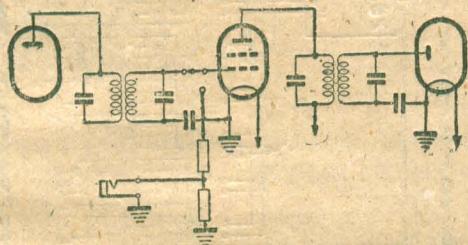


圖 2

原机次級阻抗为 4 欧，圈数比

$$n = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_3}} = \sqrt{\frac{500}{4}} = 11.2$$

拆次級圈算得圈数共 60 圈，因此，改繞的次級圈数

$$n_2 = n \times n_3 = 11.2 \times 60 = 672 \text{ 圈}$$

2. 开会时当扩音机 把收音机上的喇叭拆掉，改装一只 25 瓦号筒喇叭，就可以当扩音机使用，在一个几百人的礼堂内作报告，礼堂的每一个角落都可以听得清楚。这里收音机的輸出功率並沒有增加，音量的增强是倚靠号筒喇叭电声轉換效率的提高以及这种喇叭方向性强的緣故。改装号筒喇叭的方法也仅仅是改一下輸出变压器，使喇叭音圈阻抗和收音机的輸出变压器次級阻抗匹配。用上面所举的收音机作例子，改接一只 16 欧 25 瓦号筒喇叭时，輸出变压器次級应改繞为 120 圈。

3. 扩音 上面提到用号筒喇叭作扩音机，仅能增强收听电台的音量。作扩音机时，还要在原收音机上加接話筒才能做报告。一般 5 灯机只

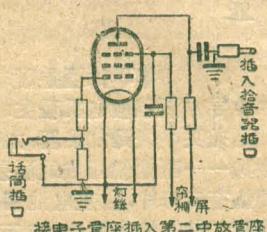


圖 3

有 2 級低放 (一級电压放大，一級功率放大)，作扩音机时音量不够，必須再增添一級話筒放大級或前置放大級。增加的方法有下列几种。

甲、加一只电子管單独作为扩音机的前置放大級，扩音时用多刀双掷开关把它接入收音机，这个办法增加的另件多，不經濟。

乙、利用中放級当前置放大級，这是最常見的一种改装方法，这里又有兩种改法，一种是改动收音机的線路，用多刀双掷开关管理收音与扩音，原机第二中放級用阻容交連的典型線路如圖 1。在扩音时，电阻  $R_1$  作中放管的負荷， $C_2$  是交連电容器， $R_2$  是帘栅降压电阻，使中放管的工作符合于作阻容交連放大， $R_3$ 、 $C_2$  是退交連电路，防止产生汽船声， $R_4$ 、 $R_5$  是栅極电阻， $R_4$  的作用是避免因話筒插口各簧片間存在的电容作用而影响收音，降低音量。圖中数据是大致值。如果第二中放級是用中頻变压器交連的，那末，还得在第二中放管的輸入端加一个双掷开关 (圖 2)。改装时要注意栅極接綫尽可能的短，否則效果不好。

改动收音机線路的方法，优点是一旦改装完畢，使用方便，缺点是改装經驗不足，可能把原收音机弄坏，得不偿失。

另一种改装方法是收音机原線路不动，增加一个扩音用附加器 (圖 3)。扩音时把第二中放管拔出，改插到附加器的管座中，再把附加器插入第二中放管座，收音机就变成扩音机了。这个方法的优点是不必动收音机線路，缺点是使用时要把电子管拔进拔出，不方便。

丙、把收音机全部电子管用作放大。这是河南人民广播电台服务部試制成功的另一种方法。在本地振盪級产生一个中頻 (要和收音机的中頻一致) 等幅振盪，話筒信号从变频管信号柵輸入，变频管即輸出經話音調制过的中頻調幅波，像收听广播一样，这个調

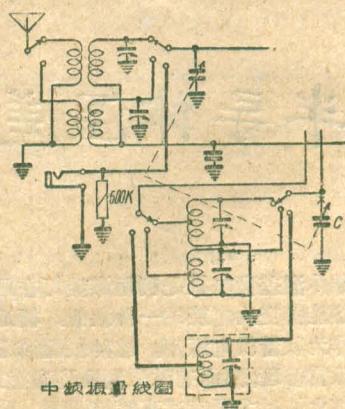


圖 4

制过的中頻信号由收音机的各級放大。改裝的線路見圖4。中頻振盪線圈可用半个中頻變壓器（初級或次級）改繞，在線圈1/3處抽一個頭接成哈脫來式。改裝後要調整這個振盪線圈的頻率使和收音機的中頻一致，否則聲音失真。如果能在圖中X處加一個開關，擴音時把電容器C斷路，這樣可以在半个中頻變壓器上挑一個線頭後直接接入回路，用不到改繞線圈，調整也比較方便。

利用變頻級作放大，電壓增益很高，輸出音量保證宏亮。

4. 會議電話 收音機改成擴音機後，基本上已滿足會議電話機的要求。只要在受話時把外線接到話筒輸入端，發話時接到擴音機輸出端，通過擴音機把來話去話加以放大。為了和外線匹配，輸出變壓器次級阻抗可以600歐計算，計算方法如上。圖5就是這樣的一種線路，這是貴州省安龍縣收音站用長江牌收音機改裝的四用機里有關會議電話部分的線路。用作會議電話時，把插子插入插口J，機內喇叭線路被插口J切斷，發話時雙刀雙擲開關SW扳向發話，接外線；受話時SW扳向受話，外線通過電容器C<sub>1</sub>接前

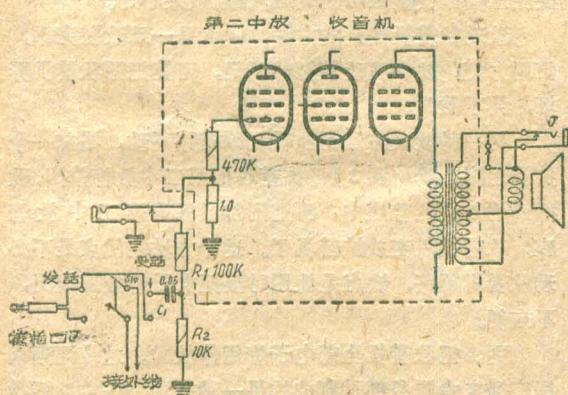


圖 5

置放大級（第二中放級），來話放大後由喇叭擴大。從線路中看，受話或發話時，除扳動SW外，還要把插口J的插子插進拔出，使用不方便，最好能在喇叭回路上再加一開關SW<sub>1</sub>，和SW同軸控制，發話時SW<sub>1</sub>斷開，受話時閉合，可以省却拔插子或插插子的麻煩。

5. 對講 作對講機使用時，每個喇叭應有各自的喇叭線路。某一喇叭用戶發話時，就把喇叭線改接到擴音機的輸入端，這時喇叭與充話筒，對着它說話，話音就經擴音機放大輸往其它各個喇叭。線路見圖6。圖中僅畫出7個喇叭，最下面的一個喇叭在發話位置。採用這種裝置，收、擴音機好像電話局的總

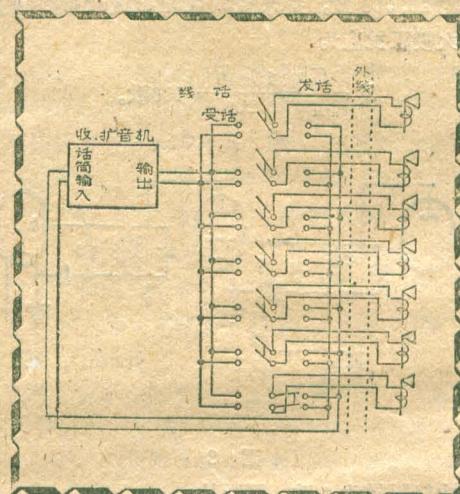


圖 6

機，各用戶喇叭好像電話機，但和電話機的區別是發話受裝在總機處的受話發話雙刀雙擲開關控制，只有在總機指定某一喇叭用戶發話，並把这个喇叭的受話發話開關扳向發話位置時，這個喇叭用戶的發話才起作用。如果要求各喇叭用戶能隨時發話，就要增添電鈴、電池、開關等好些另件，這裡不再詳細說明②。

① 見本刊1958年第7期。

② 有關對講電話，請參閱本刊1955年第5期。

## 半導體溫差發電機的故障及修理


### 褚智顯

半導體溫差發電機是利用煤油燈在照明時所產生的廢棄熱能轉變為電能的一種裝置，極適合於缺乏電源地區作為收音機電源用。這種裝置構造堅固，一般說無需經常修理，然而有時受到劇烈碰撞或震動，使用時煤油燈火焰過大溫度过高等原因，會發生電勢低落或斷路無電等故障，那末就要進行適當的修理。現介紹我們檢修的經驗如下。

#### 半導體溫差發電機的構造

半導體溫差發電機發生的故障主要在溫差頭部分。溫差頭中央是加熱器，加熱器四周有14個用鋅銻合金塊——康銅絲組成的溫差電池組，合金塊和康銅絲間墊有云母片，溫差電池組外端（冷端）裝有散熱片，電池組與散熱片之間也墊有云母片。在14組電池組中，12組專門供給乙電，但附有一個抽頭供給柵偏壓。

其余2組專門供給甲電。它的構造如圖1。

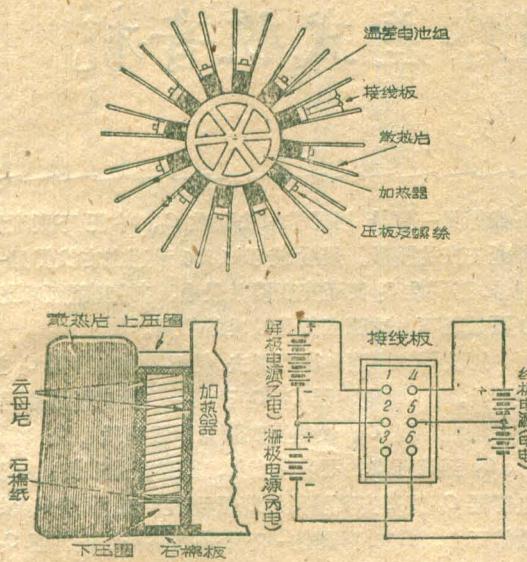

半導體溫差發電機的構造上一頂視圖，（圖中電池組比  
實物少畫兩組）下左一溫差電池組的剖面，下右一內部電路。

## 特    性

每個溫差電池組我們用萬能表測得的特性如下：

供甲電的2組溫差電池組總電壓為1.0—1.4伏，  
總電阻1.2—2歐。供乙電的溫差電池組總電壓110—  
90伏，總電阻750歐—2.5千歐。每個電池組電壓約9.5  
—10伏，電阻約90—200歐。供偏壓用的電池組電壓  
約5—8伏，總電阻約40—120歐。

## 故障原因和現象

半導體溫差發電機的故障現象不外是電壓低落或  
無電。

**甲、電壓低落的原因是：**1. 接觸不良，很可能是  
每組溫差電池互相串聯的接線或電池中的接線與鋅銻  
合金塊接合不夠緊密，這樣，相當於電池的內阻變大，  
電壓降低。2. 電池內部部分短路，例如有2個或2個  
以上的電池組的接線互碰。3. 絶緣不良，雲母片破裂  
或受熱變質，使電池組與加熱器間或與散熱片間發生  
漏電。4. 导熱不良，散熱片上下壓板螺絲松弛，使電池  
組不能很好的與加熱器或散熱片緊密接觸，以致導熱  
與散熱效率降低，直接影響溫差電勢。5. 有時溫差發電  
機使用過久或加熱不當，使溫差電池的鋅銻合金塊受  
熱過度，表面氧化，以致導熱系數變化而溫差電勢變小。

**乙、無電的原因：**1. 大多數是供乙電用的溫差電  
池康銅絲斷綫，而供甲電用的溫差電池康銅絲很粗，很  
難發生這種弊病。2. 和電壓低落的原因一樣，絕緣不  
良嚴重時，形成短路。

## 修    理

針對上面的各種故障，修理時可先在接線板上測  
量甲、乙、丙電池的電壓是否相符，再在接線板上測各

部分的電阻。如發現電壓、電阻不合規定期，應拆掉  
散熱片，挖去石棉，露出溫差電池的上下兩端接頭，逐  
一進行檢查，找出斷頭或電阻太大、太小，不合規格的  
溫差電池組進行修理。


供乙電用的溫差電池組發生故障，可以把發生故  
障的一組電池切除，再將左右2組用銀鋅鋅在一起。鋅  
接時必須正負極串聯，靠熱端的接線是負，冷端的是正。  
鋅後還要檢查鋅得是否牢固，電阻是否正常。切  
除一組電池後，溫差電勢雖變低一些，但仍可供收音機  
使用。如果不是切除一組電池而是切除一組中不合格的  
電池片，當然也可以，不過每次必須切除2片，否  
則電池間的正負極無法串聯。供甲電的溫差電池是  
用很粗的扁形康銅絲和鋅銻合金塊組成，損壞機會極  
少，一般故障大都是康銅絲和合金塊發生松動，接觸不  
緊密或成開路。可用短接上下2個溫差電偶的方法修  
理，而不能像乙電池切去一組或2片的方法，因為甲電  
的溫差電偶總數很少(72對左右)，切去一片便是18對，  
足使甲電降低過多，不能應用。

如果溫差電池與加熱器或散熱片間的電阻小  
於100千歐，可能是墊於溫差電池冷熱兩端的雲母片絕緣  
不良，或接線與散熱片、加熱器相碰，可用萬能表逐一  
測量，找出故障，換用新的雲母片(100×17×0.3公厘)  
或把短路的線頭分開，並在四周墊上石棉。

有時檢查發現各部分電阻不變，但電壓低落，可擰  
緊散熱片上下壓板螺絲，使溫差電池冷熱兩端緊密接  
觸，改變導熱情況，可以提高電壓。如擰緊壓板螺絲後，  
電壓仍達不到理想，可將溫差電池在精密磨床上磨去  
電池冷熱兩端表面上的氧化層，可改變導熱情況使電  
壓升高。不過要注意不可磨去太多，以免寬度太小，  
使冷熱兩端不能緊密接觸，電壓反而降低。此外，要  
磨得精確，以免凹凸不平，妨礙導熱。
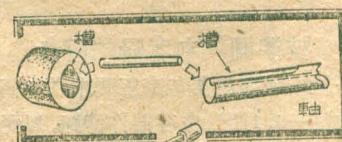
## 固定刻度盤的方法

如果刻度盤是自己做的，它的套筒里沒有止動螺絲。刻  
度盤就不容易固定在電容器的旋軸上。可以採取下列方法：



順着電容器的旋軸上，淺淺地鋸開一個圓缺口，再用同  
樣方法在刻度盤的套筒里也鋸一個；然後，找一段直徑0.6—  
0.8公厘，長10—15公厘的銅絲，堵塞在電容器的旋軸和刻  
度盤套筒之間的鋸口里。這樣，刻度盤就會固定在電容器的  
旋軸上了。但是，刻度盤的鋸口必須和電容器旋軸上的鋸口  
要吻合才行。


止動螺絲壞了的刻度盤也可用此法加固。

# 用毫安表校准超外差式收音机

張森泉
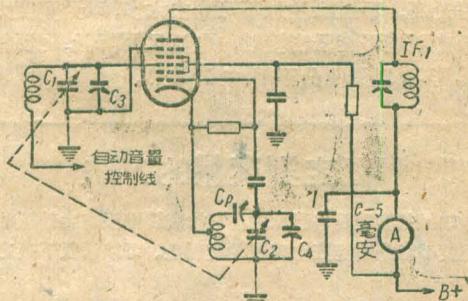
## 工作原理

用一只5毫安电流表串联在混频级输出回路上(見附圖),在無信号輸入时,毫安表偏轉角度几乎达滿刻度;一有信号輸入,毫安表的偏轉角度(即讀数)就隨信号的强弱而增減,这是因为經過自动音量控制綫加到混頻管柵極上的負压隨着輸入信号强弱而增減,引起屏流变化的缘故。根据这个原理来校准調諧回路与振盪回路的同步和校准中頻,可靠而又省事。假如輸入固定的信号,中頻又固定于465千週,但同軸电容器在未校准同步以前,差頻当然是不会恰等于465千週的,因而引起中頻回路失諧,中頻級的放大就隨之減少,經第二檢波后的信号电压也相應減弱,由自动音量控制綫加到混頻級柵極上的負压的降低,就使屏流变动得很少甚至不变动。但一經把同軸电容器校准同步后,自动音量控制作用增强,使混頻管的屏流迅速下降到最低值。实际上新裝好的收音机仅校准同軸电容器同步还是不够,因为綫路排列的影响,中頻未必完全能符合差頻,所以中頻也有校准必要,以求得到最佳的耦合。应用毫安表也可以校准中頻。



### 校準同軸电容器的同步

將第一級中頻变压器与高压間串联一毫安表(見附圖),并加接一0.1微法电容器作旁路,以免产生不良的感应。如沒有毫安表,也可用万能表5或10毫安一档代替①;其次,將振盪回路电容器 $C_2$ 接綫浸脫,改接一只容量相同的單連可变电容器(圖中未标出),使兩回路分別調諧。

把改接的單連可变电容器旋到600千週或者700千週左右找得一信号,再旋 $C_1$ 至某一点,使毫安表的讀数降低到最小值,这时記下刻度盤和毫安計的讀数。再把單連可变电容器旋到900千週或者1000千週左

右找得另一信号,用同样方法調准 $C_1$ ,并記下刻度盤和毫安表的讀数。最后旋到1400千週左右找得另一信号,再調准 $C_1$ 使毫安表讀数最小,并把度盤和毫安表讀数記下。这三点就是校准的根据。

將改接的單連可变电容器拆去,仍把同軸电容器 $C_2$ 接綫鋸上,旋同軸电容器 $C_1$ 、 $C_2$ 至第一点的度盤指數,調整垫整电容器 $C_p$ ,使毫安表讀数降低到最小值;再旋 $C_1$ 、 $C_2$ 至第三点的刻度盤指數,調整振盪回路的补偿电容器 $C_4$ 使毫安表讀数也降低到最小值,假若減少的数值不多,那末,再調整一下調諧回路补偿电容器 $C_3$ ,併可能使毫安表讀数減少到符合于第三点記下的数值,要是效果不显著,可拆除或再加一只补偿电容器与 $C_4$ 並联試之②;第三点校准后再把 $C_1$ 、 $C_2$ 旋到第二点的度盤指數处,稍微調整一下 $C_p$ ,使毫安表讀数降低到最小值③,如讀数也不符合,可稍微調一下 $C_3$ 、 $C_4$ 两只补偿电容器,但最好尽量不要变动 $C_3$ 、 $C_4$ 为佳,特別是 $C_4$ ,以免破坏了已校准的第三点。当旋回第一点的刻度盤指數时,毫安表的讀数不符合原來数值,可酌量調整一下 $C_4$ ,尽量調整得这三个点趋于平均些就可以,使整个刻度盤上都有音可收。無須調整得过度敏銳,否则会引起嘯叫。

### 中頻变压器的校准

在同軸电容器已經同步后,开始校准中頻。校中頻也是以毫安表讀数降低到最小值为准,先校第二級,再校第一級。應該說明,在未校准同軸电容器同步以前,最好不要乱校准中頻变压器。此外,短波段的校准方法相同,但中頻变压器不必再校。


用此法校准短波段时,毫安表必須用大于5毫安的,否則有燒毀之虞。

#### 編者註:

① 如果把毫安表和音量控制器电位器並联(有拾音器插口的,就接在拾音器插口上,更覺方便),就不需鋸脫接綫。这样,当校准到正确点时,毫安表指數將為最大,因为这时候二極管的屏流为最大。

② 由于校准第三点时,可能影响第一点的校准;反之亦然。所以这时需要重复校准第一和第三点一次或多次。

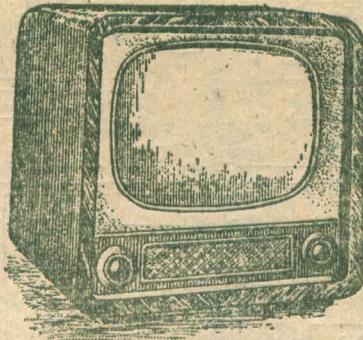③ 变动 $C_p$ 虽可能使第二点得到校准,但它对第一点的影响更大,可能使第一点失調很多(同样,动 $C_4$ 会使第三点失調)。所以在綫圈固定的情况下,只須校准第一和第三两点就行了。第二点的校准是需要变动綫圈才能达到的。



# 苏联“红宝石”牌电视机

“红宝石”牌电视接收机，为苏联莫斯科电视联合厂的产品，目前在我国北京、上海等地使用这种电视机的电视观众很多，这里简略介绍一些这种电视机的线路结构原理，以供各地电视观众、无线电爱好者、电视机修理维护工作者参考。

“红宝石”牌（РУБИН）电视机，荧光屏尺寸为 $270 \times 360$ 公厘。用19只电子管及8个半导体二极管。能接收五个电视频道及 $64-73$ 兆周的调频广播。灵敏度在输入阻抗300欧时，不低于200微伏；75欧时不不低于100微伏。清晰度为500线。选择性对相邻波道信号为37分贝。接收电视消耗电力为170瓦，接收广播时为70瓦。

“红宝石”电视机的全部结构方框图如图1（包括各电子管的功用等），线路图如图2。本机用“超外差式内载波”线路，影像信号与伴音信号共用高频、及中频放大、混频部分，到影像检波级才分开。全机分：1. 高频部分，2. 影像通道及伴音通道，3. 同步扫


描部分，4. 电源部分，主要零件分装于上下两个底板内（如图3、4、5）。

“红宝石”电视机的输入部分由标准的П7П-1型高频频部（Л<sub>1</sub>, Л<sub>2</sub>）组成，高频电视信号在此经过高放、混频级产生包含34.25兆周及27.75兆周的一个电压，然后经由四级中频放大级（Л<sub>3</sub>, Л<sub>4</sub>, Л<sub>5</sub>, Л<sub>6</sub>）放大。34.25兆周为影像中频经D<sub>1</sub>作影像检波，Л<sub>7</sub>视频放大后加到显象管43ЛК3Б的阴极。34.25兆周与27.75兆周的混合电压在D<sub>1</sub>中拍频产生6.5兆周的伴音中频，这个中频电压加到由Л<sub>8</sub>, Л<sub>9</sub>, Л<sub>10</sub>, Л<sub>11</sub>等构成的伴音通道。


机中有自动增益控制，在输入信号变动时，在调谐回路K<sub>5</sub>上的电压变化，经C<sub>19</sub>加到Л<sub>2</sub>上，整流后的电压分别加在Л<sub>1</sub>, Л<sub>3</sub>, Л<sub>4</sub>及Л<sub>5</sub>等电子管上。

人工增益控制（对比度）由影像输出级Л<sub>7</sub>变动负反馈值达到。

伴音通道最前一级为伴音中频放大Л<sub>8</sub>，以下为限

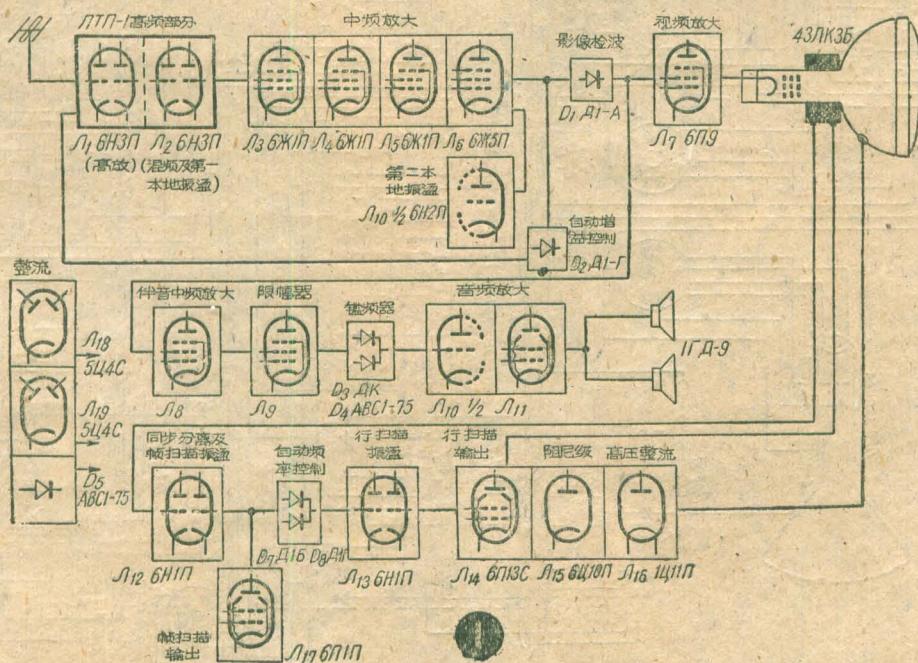

2

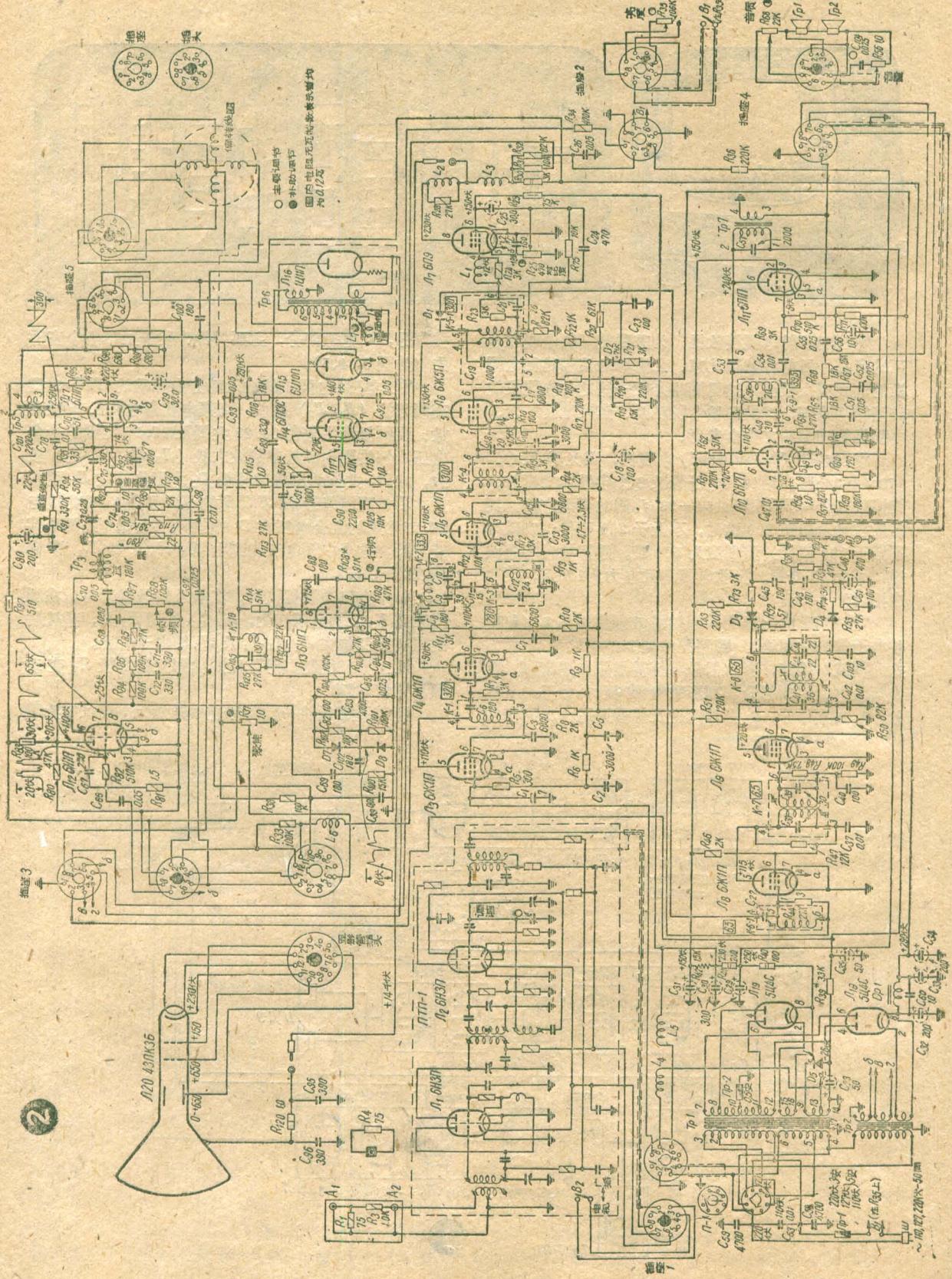


幅器  $\text{J}_{10}$ 、两个半导体 2 极管  $\text{D}_3$   $\text{D}_4$ ，构成的鉴频器。音频放大由  $\text{J}_{10}$  的左一半三极部分及  $\text{J}_{11}$  构成，带有负反馈线路。 $\text{J}_{10}$  的右一半三极部分担任第二本地振荡，振荡电压在接收调频广播时加到  $\text{J}_8$  以获得一个 6.5 兆周的差频，在接收电视时在其栅极上加的是负电压，因之第二本地振荡不工作。

以上从  $\text{J}_3$  到  $\text{J}_{11}$  各级均装在下一底盘内。

扫描及同步部分都装在上一底盘内。 $\text{J}_{12}$  右一半三级部分为帧扫描间歇振荡器， $\text{J}_{13}$  为行扫描多谐振荡器。 $\text{J}_{12}$  的左一半为一个幅度分离器以分离影像信号及同步脉冲电压。

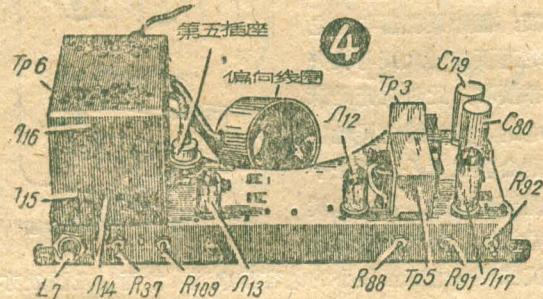由分离器出来的同步脉冲经过一个特殊线路加到各个的扫描振荡器上去，以使同步脉冲分开。



为在远程接收时获得最大的稳定性，本机行扫描振荡器的相位采用自动延迟微调线路。在这里，扫描振荡器控制由  $\text{J}_7$   $\text{D}_3$  混频器出来的一个同步脉冲及行扫描振荡器的锯齿波电压而成的直流合成电压。

$\text{J}_{14}$  为行扫描输出， $\text{J}_{17}$  为帧扫描输出。


$\text{J}_{15}$  为消除行扫描自耦变压器  $T_{p0}$  中产生寄生振荡的阻尼级。

本机采用 43 ЛК 3 Б 静电聚焦型显影管，能保证整个画面上均有清晰的聚焦。


全机电源由  $\text{J}_{18}$ 、 $\text{J}_{19}$  两整流管及变压器  $T_{p1}$ 、 $T_{p2}$  分别供给。 $\text{J}_{18}$  供给无线电接收部分各管的屏压， $\text{J}_{19}$  供给同步、扫描设备及影像放大级各管屏压。收听调频广播时及放唱片时， $T_{p2}$  由  $B_2$  开关切断，从而使  $\text{J}_{19}$  供电的各电子管的屏压也切断。显影管高压为 14 千伏，由  $\text{J}_{18}$  将行扫描脉冲电压在回程时间中，整流而得。
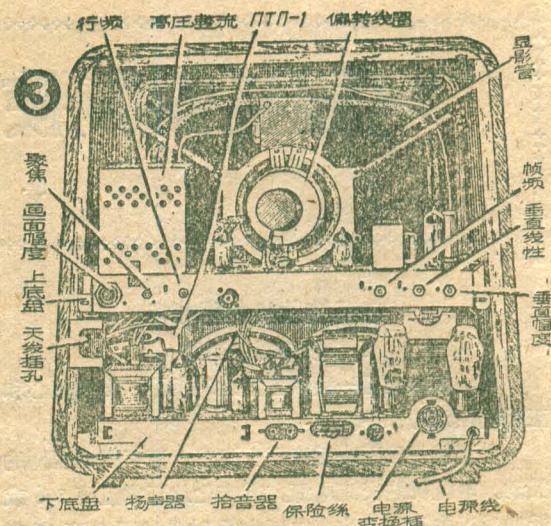
## 半导体录音机

上海无线电技术研究所试制成功一种半导体录音机。这种录音机能双轨录音，比普通录音机能节省胶带一倍，体积小，只三公斤重，用四节干电池作电源就可以，很适合农村使用。



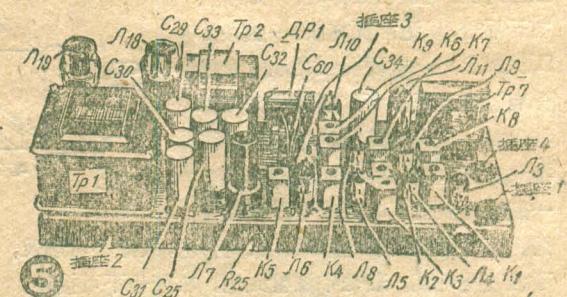本机使用阻抗为 75 欧的天线。远程接收时天线接  $A_1$ ，近距接收时接  $A_2$ 。调节控制旋钮面板前左大钮为“音量”( $R_{56}$ )，小钮为“亮度”及电源开关( $R_{85}$ )；右大钮为频率微调( $J_2$  的调谐回路中的可变电容器)，小钮“频道选择”；底壳下半露左小钮为“对比度”( $R_{25}$ )，右小钮为“音质”( $R_{68}$ )；背板后左边三个小



钮，自左至右顺次为“画面幅度”( $L_7$  磁芯)，“聚焦”( $R_{37}$ )，“行频”( $R_{103}$ )；背板后右边三小钮自左至右顺次为“帧频”( $R_{33}$ )，“垂直线性”( $R_{51}$ )，“垂直幅度”( $R_{92}$ )。在显影管颈上还装有可调整的离子束磁铁，及画面中心调节磁铁。



# 电视机安装使用维护講話—IV


黃 錦 源

## 电视接收机的维护
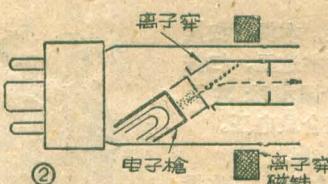
### 1. 使用时的注意

电视机是一种装置复杂的机器，必须细心和正确的使用与保护。

电视机一旦固定后应少搬动，更要避免剧烈的震动。电视机的交流电源，其变化比正常值高5%或低10%以内是许可的。电压太低时荧光屏上亮度变小，图象尺寸也将减小。电压太高时容易使接收机损坏。在冬季，接收机由室外搬回屋内时，应至少等待数小时后才可通电。调换保险丝及电子管时必须先拔去电源插头。尤其调换电子管时应等待电源关断后十分钟方可进行，以保安全。不要撞击显像管，以免破裂发生意外。在电视机工作时，千万不要打开后盖，以免触及高压（一般在1万伏以上）。电视机如电源部分有隔离变压器者，则其机壳可以接地线，但有的接收机整流部分直接取自市电，或是自耦变压器式的，一般是全波倍压电路或半波整流电路。若是全波倍压电路时，机壳带电，人身不可触及，不能直接地线。若是半波整流的，机壳也不可接地。





因为如果机器与市电的连接使得市电地线与机壳相接时，此时不会麻电，因之不需要接地线；但如果机器与市电的连接使得火线与机壳相接时，此时机壳是麻电的，但如将它接地线则会发生意外，这是不能接地线的。但这种类型机器，其天线输入接

线柱都有电容量很小的电容器串连，故而触及该处亦不要紧。要延长显像管寿命，应避免影像产生过份亮度。

在第一次进行接收时，应首先注意电视机所需的电源电压是否与市电电压相符。如不相符，则应该将机后的电源电压变换插头改插到使其指示标志或箭头对准所需电压，然后将电源插头插入插座，最后才扭开开关。有些人常常先将开关扭开，后插上插头，这是不好的，这样容易损伤电子管。有的接收机如要拆开后背板必需同时将电源电压变换插头取下（如“红宝石”牌）；当后背板重新装上时，电源电压变换插头必需插到原来正确的位置上（如图1）。许多人对这点常不注意，结果有的插错了位置，烧毁保险丝甚至烧毁了电子管，有的插得不紧，结果电视机电源就无法接通，以至不能接收。

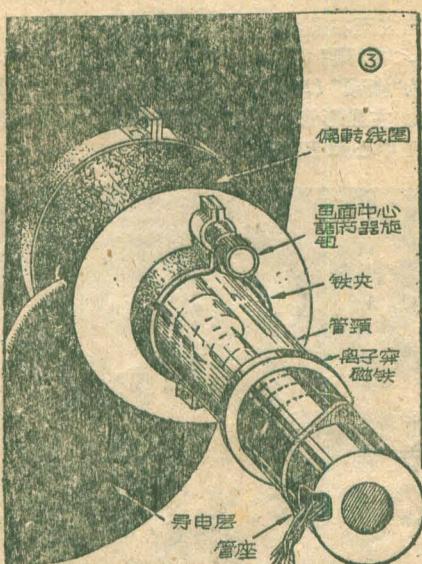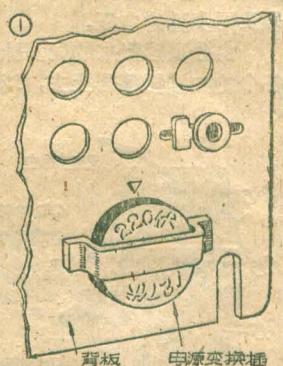由于使用日久在保护玻璃上或显像管屏幕上堆积了较厚的灰尘，对于显像管的亮度以及图象的质量有很大影响，这就需要将这些灰尘抹去。对“北京”牌电视机来说，这点最为简单，只要将前面上下的装饰条取下，保护玻璃也就跟着可以拿开，显像管光屏也同时露出来了。对“记录”牌电视机来说，这点也很方便，只要将机箱后背板的螺丝松开拿下背板，再将后面四角的螺丝旋出，整个木箱便可向前推出，整个机架都可拿出来了。在“红宝石”牌电视机，这种




清潔工作比較麻煩，必須將顯像管整個拆出來方可。
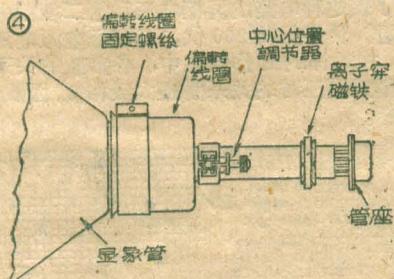
## 2. 調換電子管、另件時的注意

一般來說，電視機中電子管的損壞率是比較大的，因此調換電子管的手續是經常碰到的。插入和拔出電子管應該正確、小心。拔出時應拿住管底部分向上拔，如太緊需要搖動時則角度也要很小；插入時，對大型八腳管來說較易，因它有定位腳，只要將它對準管座，然後一轉動，它便將很自然的滑入座內。對花生管來說比較麻煩，它的七個插腳（或九個插腳）中，有二個的間距比別的都要大，應該將它對準管座的同樣地方然後插入，如果對不准而企圖硬插進去，則往往會將管底擠破。

若要更換顯像管，則比較麻煩，先要將燈座、離子穿磁鐵、中心位置調節器以及顯像管側面的高壓插頭取下，並且還應將固定顯像管的支架和鐵夾等松開，才可小心的將顯像管拿出。在有的電視機中還要將偏轉線圈拿出，新的顯像管裝上後，按相反步驟




復原。在這以後，偏轉線圈、中心位置調節器和離子穿磁鐵的位置都應該校准至正確為止（關於調節方法下段詳述）。還有一點應注意，在我們用手拿顯像管時應小心一些，新的顯像管和支架，鐵夾間應該用有彈性的东西如橡皮等墊住，避免硬性接觸。大部分顯像管張開部分的內外壁均塗有導電層，這相當於一只電容器。如果電視機剛把電源關掉，便換顯影管，則管側的高壓接頭和外壁導電層應先放電。否則，當你用手拿住管子後，有時這個“電容器”會通過人手放電，這樣人手就遭到電擊，顯像管也就很容易失手跌碎，跌碎後管子飛散的碎片對人身是可能有危險的。

## 3. 關於離子穿磁鐵及中心位置調節器

新式電視機的顯影管上大都裝有“離子穿磁鐵”和中心位置調節器。顯影管為避免離子燒傷大都有“離子穿”，即是使電子束從電子槍飛出時，取一定的偏轉角，使電子束中的離子不致飛向螢光屏，但另加一個偏轉磁鐵使質量較輕的電子羣仍恢復原來方向能飛向螢光屏（如圖2），以免離子撞傷螢光屏（離子質量比

電子大5000—500000倍）。這種磁鐵叫“離子穿磁鐵”。離子穿磁鐵也能影響飛向螢光屏的電子數量，也就是能影響亮度。此外為了調整電子束位置，在管外還裝有一個小的偏轉磁鐵，稱為“中心位置調節器”。這些部件都在機箱內顯像管的管腰上（圖3），進行調節時往往要將後面凸出長筒拿開或後板拆開。調節時必須十分小心進行，因為機箱內有很高的高壓接線頭（1萬余伏），這些高壓接頭在有些接收機中甚至沒有蓋以絕緣物，同時也要注意有些接收機底板是直接交流市電的，應避免不慎觸及。調節時最好人身和地之間保持絕緣，光屏前置放一面鏡子，用一只手進行調節。

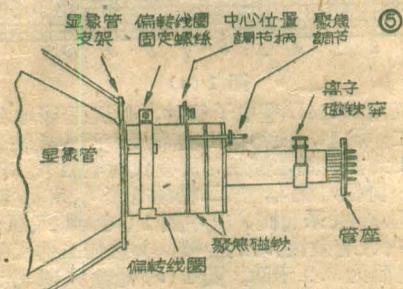在開啟接收機後，如等待許久光柵尚不亮，應首先檢查頻道選擇旋鈕是否放於正確頻道（因為有的電視機除能接收電視台節目外，尚能接收調頻電台節目，當頻道旋鈕誤置於調頻電台頻道時光屏即不發光。），亮度旋鈕是否順時針方向旋至最大，如無誤，則應看顯像管燈絲是否亮；如亮，便應調節“離子穿”



磁鐵（設電視機沒有其他損壞毛病）。這時應將亮度旋鈕順時針方向旋至中間位置，使“離子穿”磁鐵在離管座約數公分處前後移動，找出使光屏最亮位置，再左右轉動亦使光屏最亮為止。如此反復一次，在光屏太亮時應將亮度減少，繼而調節聚光旋鈕使掃描線（光柵）條條分明，以後再次調節“離子穿”磁鐵使光屏最亮，然後觀察光柵的掃描線是否位於水平；如不，則要將位置在顯像管的管腰剛剛向前方張開處的偏轉線圈的固定螺絲松開，將偏轉線圈左右轉動待光柵掃描線位於水平後再將螺絲上緊。

這時可以順時針方向旋動黑白對比度旋鈕使電視机能收到電視台送來的方格子信號圖片，並調節垂直和水平同步旋鈕等使黑白方格子整幅不失真地固定下來，然後將垂直和水平直線性旋鈕調節得使黑白方格子直線性良好，並將垂直幅度和水平幅度同時減小，使在光屏上看到了整個幅面，如幅面不在光屏中心而向水平方向或垂直方向的任一邊偏移時，則應調節位

（下轉第15頁）

# 6П14П型电子管的应用

啓 明

6П14П型输出五极管主要用于交流广播收音机、电视接收机和扩音机中作音频功率放大。由于它具有高跨导的特点，适合用在高灵敏度和高效率的放大器中，并且可以采用负回授电路来降低非线性失真和杂声电平以及改善频率响应等等。它最适用于优质的扩音设备中。

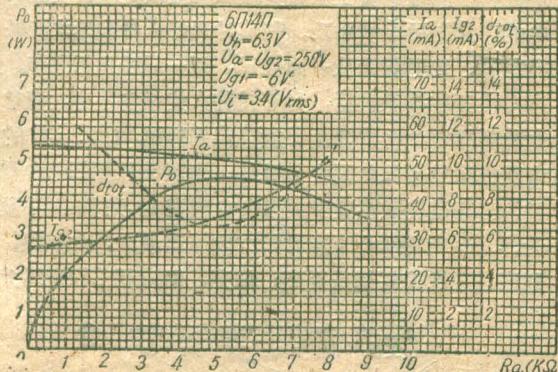


圖 1(a)

在使用 6П14П型电子管时，必须正确地选择它的最佳工作状态，使得输出功率最大而非线性失真最小。图 1 为在有固定偏压时屏极负载电阻  $R_a$  对输出功率  $P_0$ 、屏极电流  $I_a$ 、第二栅极电流  $I_{g2}$  和非线性失真系数  $d_{10\%}$  的关系曲线，其中图 1(a) 为输入讯号  $U_{in}$  等于 3.4 伏(有效值)时的曲线，其最佳工作点是当屏极负载电阻为 5.2 千欧。图 1(b) 是输入讯号为 4.2 伏(有效值)的特性曲线，其最佳工作状态是在屏极负载电阻等于 4.0 千欧。这两种工作状态之间，后者的输出功率较大，但需要较大的输入讯号电压，且增加非线性失真。设计线路时，可以根据使用要求来挑选一个合适的工作状态。

在实际应用中，电子管很少处于满负荷的工作状态。所以当屏极负载电阻为最佳值时，输入讯号电压的高低，对输出功率、屏极电流、第二栅极电流和非线性失真系数等的关系有很大的影响。图 2(a) 和图 2(b) 分别表示屏极负载电阻为 5.2 千欧和 4 千欧时的

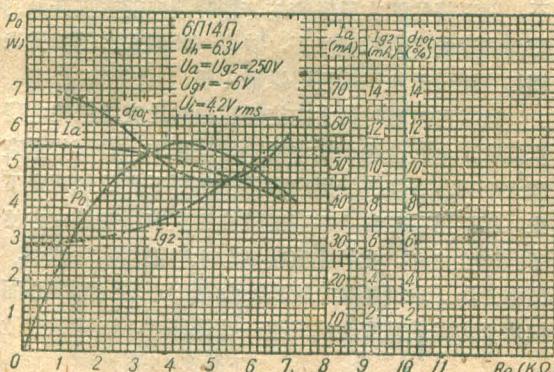


圖 1(b)

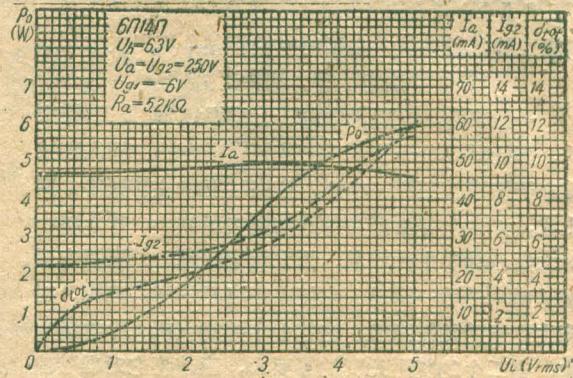


圖 2(a)

关系曲线。从曲线上看，除输入讯号电压较低部分以外，输出功率几乎随着输入讯号的增大成直线上升。而当超过最佳工作点时，(图(a)为  $U_{in} > 3.4$  伏时，图(b)为  $U_{in} > 4.2$  伏时)， $P_0$  曲线开始弯曲。如果  $U_{in}$  超过 5 伏时， $P_0$  曲线即达到饱和状态，并且大大地增加非线性失真。所以在一般使用时，不应超出最佳工作点，使非线性失真系数限制在 10—12% 以下，以确保放大器的质量。

在许多设计中，功率放大管常用阴极自偏压的电路。为了使这种电路的屏极电压和第二栅极电压(对阴极而言)仍然保持 250 伏，必需把电源电压增高至 256 伏。在这样的工作状态下，各参数的关系曲线与上述有固定偏压时的关系曲线大致相似，因限于篇幅，不另介绍。

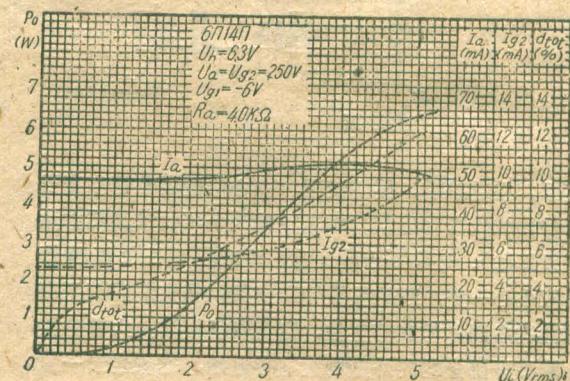


圖 2(b)

下表列举了 6П14П型输出五极管的应用数据。第 1 和第 2 栏就是上面所提到的有固定偏压时的工作数据。第 3 和第 4 栏为使用自偏压时的情况。在第 5 至 7 栏中列举了甲乙类和乙类推挽放大的工作状态。这些工作状态，特别是第 7 栏，效率高，耗电量小，非线性失真也很小。此外，在不需要高输出功率的情况下，可以采用三极管接法(第二栅极接到屏极上)，其工作状态如表中第 8 至第 10 栏所示。在接作三极管使用时非线性失真和耗电量更小。



最后必须指出，在选择音频功率放大器的输出管时，只有在高灵敏度或者具备比较深的负回授设计的电路中，采用 6П14П型电子管较为适合。和 6П1П 比较，6П14П 的灯丝加热功率约大 52%，(本刊上期介绍误为 20%)。所以在一般使用条件下，考虑到经济适用价值，仍应采用 6П1П型束射四极管为宜。

# 实验室材料
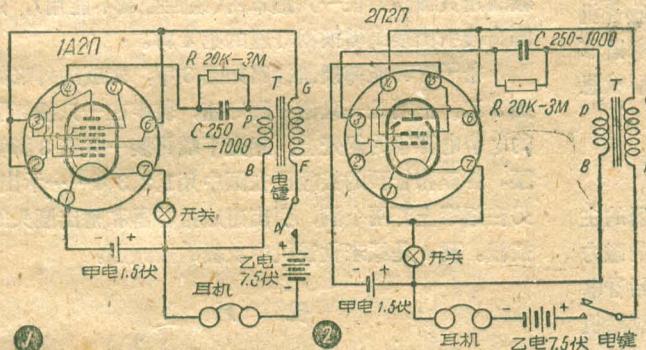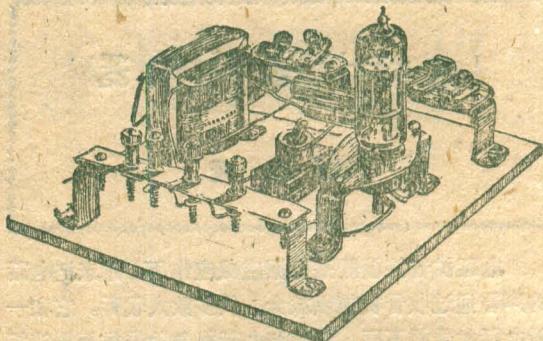
## 低屏压音频振盪机

张建祥

随着国防体育在全国各地迅速开展，学习收、发报的无线电爱好者越来越多。练习收报与发报必须有




音频振盪器。这里介绍一种简单易装的低屏压单管音频振盪机。全机除用一只电子管和一只音频变压器外，其他零件很少。线路如图1。T为1:3或1:5音频变压器，即旧式再生收音机中常常见到的一种，初级圈接在栅极电路上，次级圈接在屏极电路里。本机所用电子管是1A2Π。第一栅为振盪栅，把第二、三、四栅和屏极联在一起作三极管用。另外也可以2D2Π代替1A2Π用。电路接法如图2。第二栅与屏极联在一起相当于三极管。全部线路接好后，接上电源，按动电键，耳机中便能听到“的”“大”像电码的声音。如果听到的不是“的”“大”声，而是“咯咯”声，那可能是音频变压器的初次级线圈接反了，只要把初次级线圈接头对调便可以了。

## 低压单管机如何接用 美通336再生线圈

本刊本年第9期“收音机制作讲座”中介绍的低压单管机，需要改制或自己绕制再生线圈，才能适用。如果材料不易找到，可以利用美通336再生线圈。把原线圈上的天线圈接作再生圈，把原来的再生圈接作天线圈。这样接法经过实验，效果很好。具体线路如图。图中多了一个C<sub>4</sub>与C<sub>5</sub>串联，是为防止C<sub>3</sub>碰片短路烧坏电子管而加用的。

(曾宪文)

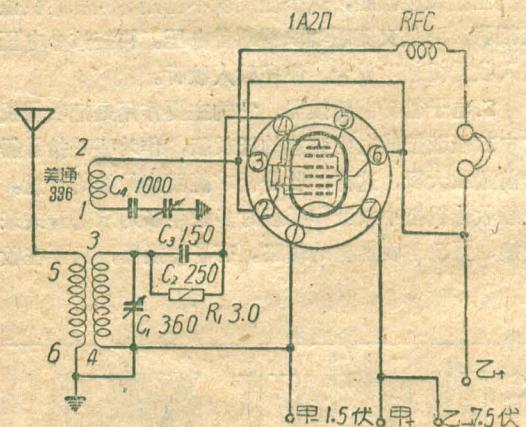

6Π 14Π 应用数据

参 数 名 称	计量单位	甲类	甲类	甲类	甲类	甲乙类	甲乙类	乙类	接成三极管(g <sub>2</sub> 接到a)		
		放大	放大	放大	放大	推挽	推挽	推挽	甲类放大	甲乙类推挽	甲乙类推挽
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
阳极电压	伏	250	250	256	256	250	300	250	250	250	300
二极栅压	伏	250	250	256	256	250	300	250	—	—	—
阴极偏压	欧	—	—	120	120	120	—	—	270	270	270
阳极负压	仟欧	5.2	4.0	5.2	4.0	48.0	48.0	48.0	3.5	3.5	4.0
音频输入电压(有效值)	伏	3.4	4.2	3.4	4.2	2×7.6	2×10	2×7.8	6.7	2×8.3	2×10
无讯号时阳极电流	毫安	48	48	48	48	2×29	2×36	2×10	34	2×20	2×24
最大讯号时阳极电流	毫安	50	52	46	47	2×37	2×46	2×37.5	36	2×21.5	2×26
无讯号时第二栅极电流	毫安	5.0	5.0	5.0	5.0	2×3.3	2×4.0	2×1.1	—	—	—
最大讯号时第二栅极电流	毫安	7.1	7.6	6.5	6.8	2×7.4	2×11	2×7.5	—	—	—
输出功率	瓦	4.5	5.7	4.2	5.4	*11	*17	*12	1.9	*3.4	*5.9
非线性失真系数	%	6.5	10	7.5	10.7	3.3	4.0	3.3	9.0	2.5	2.5

△屏到屏值

\*二管值

# 電話扩音轉換器

刘玉賢

電話扩音接續器是根据磁感应作用，用来把電話的声音通过收音机加以放大，供多数人收听。它和一般電話扩音机不同，無需把電話机与收音机用导線相連，使用时只要把接續器放在電話机的旁边，收音机里就能發出宏亮的电话声。这是淮南市商業局电器修配厂常仲偉同志在总路线上照耀下，打破迷信，解放思想，在一个月內制成的几种设备中的一种。

## 工作原理

本器包括兩部分：1. 磁感拾音器，这是本器的主要部分。它是利用電話机内感应綫圈散發出来的磁力綫以取得話音电压。因为話机的感应綫圈当有話音电流通过时，就产生交变磁场，一部分磁力綫穿过話机木匣或膠木匣到匣外，如果在机外的这个磁场内放一个高阻抗感应綫圈，这个綫圈就不需用导線和話机直接相联，而从交变磁场取得話音电压。再把这个电压送入收音机加以放大，使多数人收听。

2. 电子管功能轉換器，它的主要作用是把收音机的中放級改接成电阻交連的低放級，作为磁感拾音器的前置放大級，这样，收音机才能發出足够的音量。一般收音机把中放改作低放时多采用多刀双擲开关來变换，要改动收音机的綫路。有了轉換器，只要在收

听电话时把中放管从收音机里拔下，改插到轉換器上，再把轉換器插到机內中放管座里，中放級就变成前置放大級了。


## 制 作

磁感拾音器是一个帶有鐵芯的綫圈，它的鐵芯可用輸出变压器的硅鋼片改制，剪掉兩邊只留用中間的十腿（圖1），另有厚紙或膠木板比照鐵芯大小做一个綫圈框，用英規44号漆包綫在綫圈框上繞13000—15000圈，繞好后插入鐵芯的截面圖如圖2。制就的綫圈用黃臘固封在一只鋁罩內（磁性金屬不能用），用隔离綫引出接到轉換器灯座的第4脚。

电子管功能轉換器綫路如圖3甲，裝成的外形如圖3乙，上端是一只磁8脚灯座，裝牢在一只损坏了的电解电容器的鋁壳上，鋁壳下端再裝一只廢8脚管腰。管座和管腰的接綫已在圖中用1、2、3、4……示出，另在鋁罩上开兩個洞，引出磁感拾音器和輸出插头的接綫。圖4是原来收音机中放級的接綫圖。

## 使 用

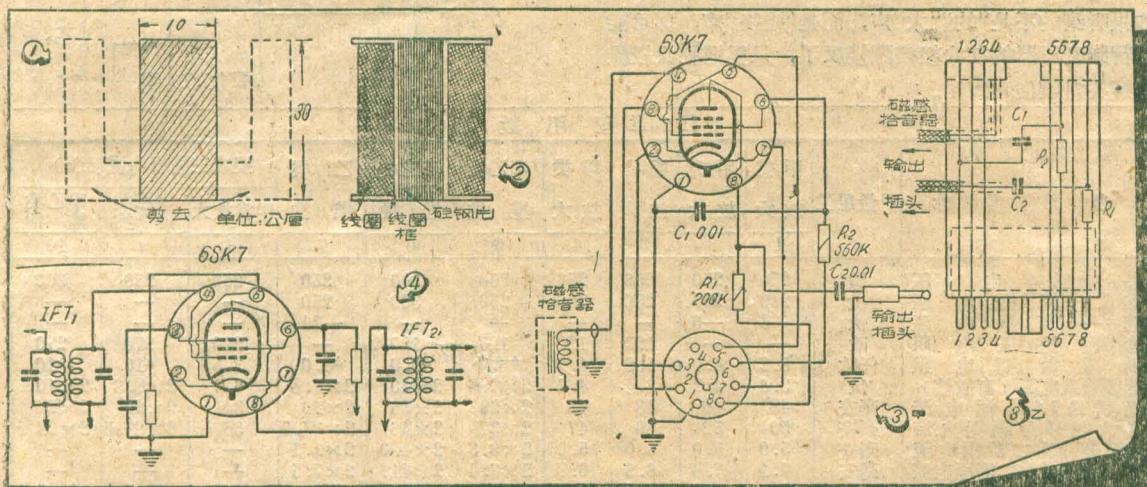1. 把6SK7拔下改插到轉換器的管座上，轉換器插入机內6SK7的管座，輸出插头插入拾音器插孔，磁感拾音器放在電話机左侧靠后，离开電話机約1—2寸（远近可以調节声音大小），开啓收音机，取下電話耳机与对方通話，收音机里就發出宏量的声音。如果开收音机后听到的嗡嗡感应声过大，要把磁感拾音器离收音机远些；如果說話时有回授叫声，把收音机离電話送話器远些。（在1957年第10期上本刊發表了一篇“電話檢听器”，可供这篇文章讀者的参考——編者）



# 七极管再生檢波兼低放單管机

林达平

这架單管机是由一只七極管担任再生檢波和低頻放大。电路圖如圖 1 所示，电子管用 1R5 或 1A1 $\Pi$ ，乙电只用 18 伏。

此机以帘柵(第二、第四柵)作为檢波級的屏極，以振盪柵作为控制柵，当作一个三極管用。七極管的屏極和訊号控制柵組合，作为五極管电阻交連低頻放大。

此机的再生檢波是用三極管，第二柵距第一柵近，可以用較低的屏压；为了获得稳定的再生，檢波級的柵漏电阻接在乙+上，使柵極荷正电，帮助消灭空間电荷，屏压也可以用低一些。

低放級方面，帘柵極处于低放控制柵的前面，如果帘柵極电压調節适当，可以消灭空間电荷（再生級柵極接乙+也有消灭空間电荷的作用），使低放級屏压可以用低一些(18 伏)。

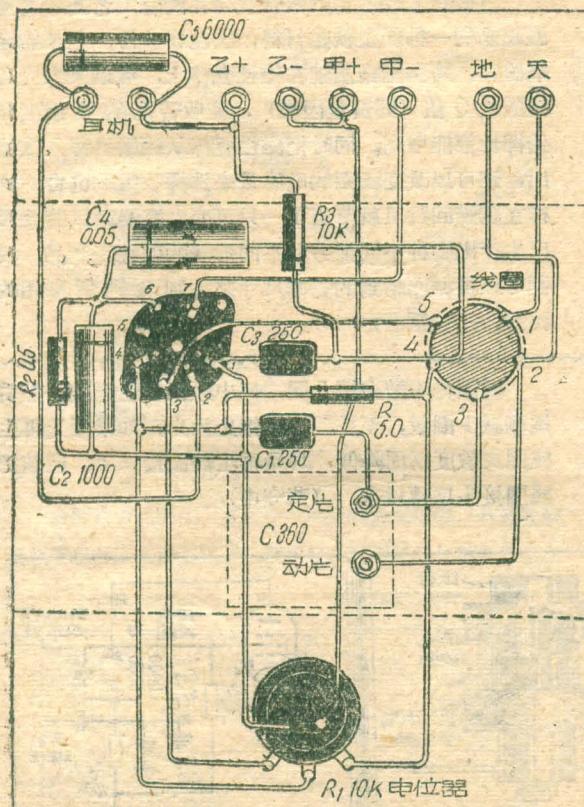


圖 1 (圖中綫圈头 2 应加一接綫与电子管脚 1 相連,  $R_1$  中心头与电子管脚 4 接綫取消, 改与綫圈头 4 相連)

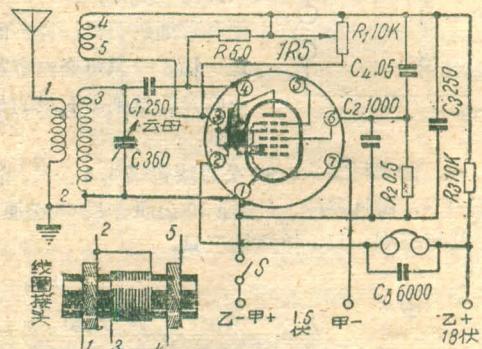


圖 2

七極管虽被分成兩部分来工作，但是，兩個工作部分的电子流实际上都是低频电流，而且变化几乎完全一致。这两部分的电流完全可以加在一起，不会产生失真。再生檢波虽然会攜有小部分的高頻电流，和低频电流产生差頻而被屏極吸收，但这部分差頻电流可以用旁路电容( $C_5$ )除去。


圖中所列的数值是經過試驗而定的。如果某些另件数值不适合所用的电子管，可以增減試驗。乙电若改变，另件数值也須要改变。下面列出一些数值变动的範圍：1.  $R$  不能小于 5 兆欧，小則会产生叫声；換用 7 兆欧时，再生不足，声音很小；2.  $C_3$  能減少杂声，抑制低頻振盪，在用較低数值时，效果不好；3.  $R_3$  用 50 千欧，音量較小，再生亦劣，用 10 千欧則再生强、音量大；4.  $C_2$  是为了消除低頻振盪而用的，数值取 1000 微微法較好，用 250 微微法較差，如沒有低頻呼叫声，不用也可以；5.  $R_2$  用 0.5 兆欧效果很好（用 0.1·兆欧也行）；6. 再生圈圈數約為調諧線圈圈數的一倍。

此机用三回路綫圈，在福建廈門附近使用，平常收福建、江西、浙江及中央人民广播电台播音，声音很大，最远曾經收到陝西台（用室外天線）。

（这个綫路經過我們用原列数值的另件試裝，綫圈是用市上出售的普通平繞三回路再生綫圈，用 1R5 电子管屏压 18 伏，再生控制很平稳。电子管換用 1A2 $\Pi$  也可以收音，但有低頻振盪的嘯叫声，必須把  $C_2$  增大到 0.03 至 0.05 微法，同时再生回路的圈數也要增加，效果和用 1R5 一样。用 1A2 $\Pi$  时，屏压还可以降低到 12 伏，电子管工作的情形还很滿意。—編者）


# 用磁性天綫的矿石机

林惠德

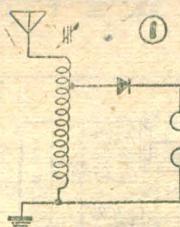

我最近制成了小小矿石机，灵敏度高，选择性也很好。采用另件除磁性天綫（即磁性瓷棒）以外，其他都和普通矿石机一样，而且还少用了一只可变电容器。下面介绍这架矿石机的具体裝制：

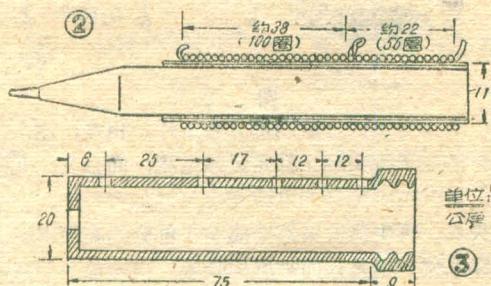一、需用材料 0.32 公厘漆包綫 5.5 公尺，活动矿石一只，磁性瓷棒、(直徑 10 公厘、長 65 公厘)一根，旅行牙刷一只，接綫柱三只。



## 二、制作

1. 線圈的繞制：在一根圓鉛筆上，包紙至直徑 11 公厘，用漆包綫繞上 156 圈，在 56 圈處抽出一頭，準備接矿石用，上面塗上萬能膠，干固後把鉛筆抽出，並將紙筒拆除，這樣就成了脫胎線圈。然後在內表面再塗一層萬能膠，使它牢固，便是一只堅固的線圈了。因為不用紙筒，介質損耗可以減至最低。見

## 在北京牌收音机上加裝再生綫圈

“北京”牌收音机在边远地区使用，有时感到灵敏度不足。我們在中頻放大級加裝了一个再生綫圈，結果使灵敏度大大的提高了。具体做法是这样的：


做一个紙管，長約一公分，它的內徑等於第二中頻變壓器膠管的外徑。在紙管上用 0.3 公厘漆包綫亂繞 20 至 40 圈。把紙管套在中頻變壓器的膠管上（如圖 1），中間塗上溶解的蜂蠟，把它粘牢。綫路接法是把再生綫圈串聯在 658C 管的屏柵級回路里（如圖 2），以增加屏柵極與屏回路的交連（原機綫路見本刊 1956 年第 2 期）。

圖 2。

2. 旅行牙刷的加工：先把牙刷柄截斷，筒蓋在洋灰地上磨齊。牙刷筒上按圖 3 尺寸用剪刀鑽 5 個直徑 3 公厘的螺絲孔。

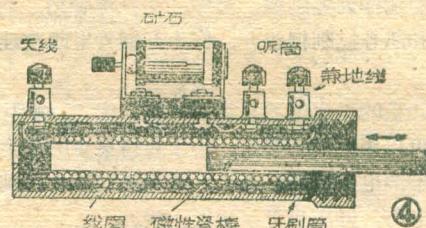3. 將兩個接綫柱的螺絲截斷一半。再把活動矿石架上的安裝螺絲截短至 12 公厘。

三、安裝 先把螺絲固定在綫圈抽头上，然後把綫圈放入牙刷筒，再用小夾子將螺絲穿出螺絲孔，擰緊接綫柱把矿石架固定好，並用万能膠膠牢，防止松動。磁性瓷棒放入綫圈內（因磁性瓷棒還要作別的用處，所以沒有固定在牙刷筒蓋上），安裝後如圖 4。



四、使用效果 这架矿石机在天津使用，只接地綫（接在自来水管上），左右移动磁性瓷棒就可清晰的收听到天津四家电台和中央一、二台的播音。

(磁性天綫所用的磁性瓷是在陶瓷工艺基础上發展起来的一种新型軟磁材料，按化学成份，它是鐵淦氧磁物。將調諧綫圈繞在磁性瓷棒上，可以大大提高綫圈的 Q 值（即質量因數），使收音机的灵敏度和選擇性都能增高。同时把磁性瓷棒从綫圈里移入或拉出，还可以改变綫圈的电感量來選擇收听的电台，這樣在調諧回路里就节省了一只可变电容器。目前我国已生产出多种不同配方和不同形狀的磁性瓷产品。我們可以根据能購到的瓷棒尺寸來繞制我們所需用的綫圈。——編者)

綫圈先不妨多繞几圈，使中頻級產生振盪。然後逐漸減少圈數，至中頻振盪停止为止。如果接上再生綫圈灵敏度反而降低，那是再生綫圈接反了，應該把綫圈接头反轉過來。（黃守中）

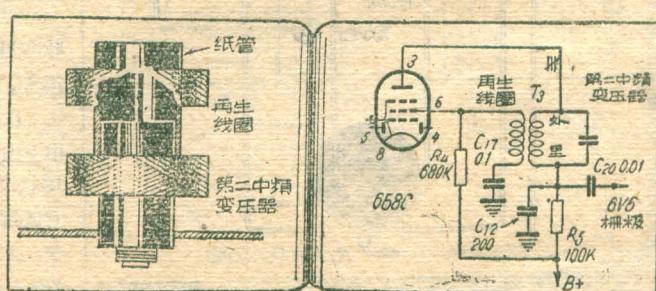


圖 1

圖 2




## 用煤油灯热烙铁

有时爱好者为了焊接几个接线头，必须把电烙铁烧热，而实际上只用几分钟，这样用电很浪费。现在我做了一个用煤油灯来加热的烙铁，这种烙铁小巧玲珑，使用方便，而且可以控制温度，尤其适合于农村使用。


首先找一块紫铜做个铜头（具体尺寸可根据现有材料的大小有所改变），在铜头一端用锉刀锉槽，这为了使烙铁柄容易装牢（图1）。烙铁柄用较粗的铁丝做成，形状如图2。烙铁柄做完后与铜头装在一起即成（图3）。

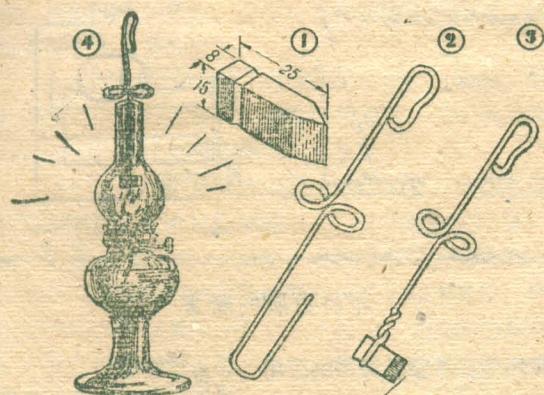最后就可将做成的烙铁放在煤油灯上加热使用，可以调节煤油灯火焰的大小来控制温度（图4）。这种烙铁热量较小，所以在使用时需将焊锡切成小块，若能用松香焊锡丝，则更为方便。（顾月全）


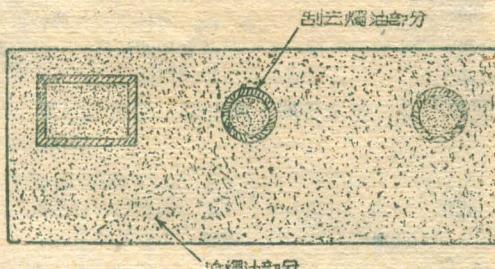
## 底板化学开孔法

自制收音机底板，开孔是一件比较麻烦的事。我最近装配收音机时，在市上买了一块铝板，利用氢氧化钠能和铝起




化学作用的原理，来进行开孔，试验结果很好。现将具体做法介绍如下。

将底板应开孔的地方，用铅笔划好（见附图），然后用烛油涂在全部板上，用火烘灼。等到冷后，用铁脚圆规，依铅笔印子的大小，把上面的烛油刮去，露出底板铝质，再用氢氧化钠溶液注在露出的铝质部分，让它起化学作用，经过16小时左右，不需要的地方就蚀成一孔，其他受烛油保护部分不起作用，再把全部烛油清除，用锉刀将边缘锉光，就制成一块整齐美观的底板了。氢氧化钠溶液要求浓度较高的，在化学品商店有售。（陈祺祥）

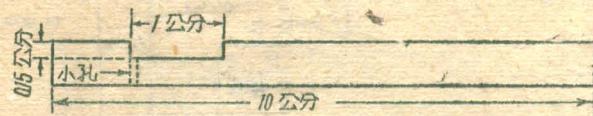
## 怎样求漆包线直径

如果你想较准确的求得漆包线的直径，你不必把导线绕在一定宽度内，数出圈数，再用总的圈数去除所占宽度。这样做误差很大。如果你有“各种导线密绕时每公分圈数表”（这种表在很多无线电刊物上都可找到），你可找一节长10公分、直径1公分左右的竹棍（用木棒也可以），在一端刻一宽1公分，深约1.5公厘的槽子，并在槽的边缘用针锥一小眼。量线时把线插入小孔，使固定不脱，然后绕满此槽，记住圈数，即可由导线表上查知该线的直径。（邓金魁）


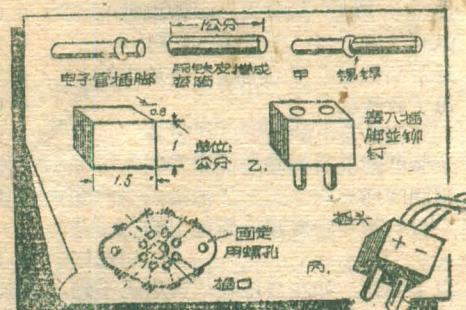
## 自制小型插头


市售扬声器、耳机、拾音器等用的插头，大多是大型的，用在小型收音机上要占用很多面积，感到不方便。我们可以利用金属型八脚管的管基及底座来改制小型的插头。制法如下：将电子管脚取下，在根部套上一公分长的铁皮套筒，用锡焊牢（图甲）。然后取木料或塑料一小方，在上面钻两个孔，孔距与底座孔相同，将插脚塞入并铆紧，插头即制成（图乙）。将底座平分成四份，作为四副插口。这样一副八脚管基及底座可以改制四副双孔插头（图丙）。（赵



資料

# “157”型五灯交流收音机

—国营上海广播器材厂出品

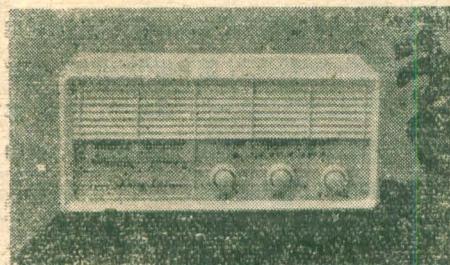

本机为交流二波段超外差式收音机，能收听国内外电台各项节目，并备有拾音器插口供播放唱片。在温度为-5°至40°C的环境下能连续使用八小时。

收听频率范围：


波段1：中波 550—1600千週，

波段2：短波 6—18兆週。

电子管：6A2P, 6K4P, 6H2P, 6P1P, 6H4P。

电源：110/220伏交流市电。

消耗电力：约40瓦。

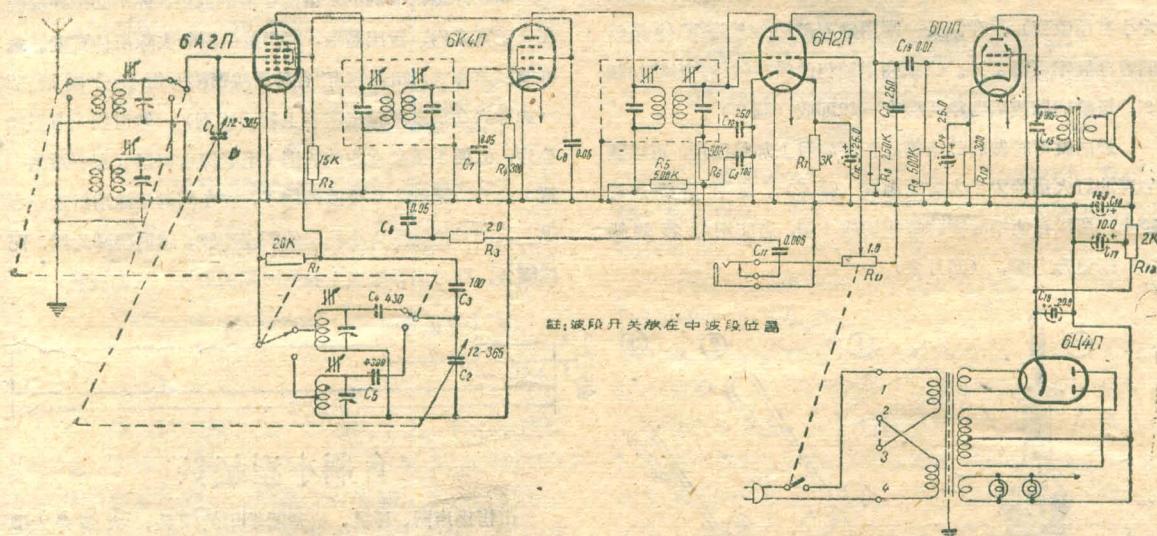

即将出版的新书

无线电在航空航海中的应用 施彬 邓汉馨 编著

估价 0.55 元

本书系统地介绍无线电在航空、航海方面的各种应用，其中着重讲述各种导航系统的工作原理，并指出它们的优缺点和运用范围。

收音机的天地线 人民邮电出版社编著 0.11 元

书的内容讲述：1. 什么是天线？为什么要天线？2. 天线的种类；常用收音天线的工作原理和架设法（防干扰天线）。4. 地线的装法。5. 避雷器的装法和简单原理。

小型无线电台技术手册 邮电部长途电信总局

估价 0.38 元

本书将有关小型电台的各个方面，如使用的频率、天线、收信、发信、电源等作了详尽地叙述，最后谈到如何安装与维护。并附有一些应急检修方法及基本常識。

人民邮电出版社出版 新华书店发行

无线电



信息  
XIAOXI

## 有线广播技术参考资料

广播事業局广播網管理處編	
運庄乡有线广播放大站多带喇叭的經驗	0.07 元
試制載波有线广播设备的經驗	0.10 元
远距离供給电源的有线广播放大站	0.07 元
母子收音机	0.08 元
利用畜力發電的有线广播设备	0.06 元
改装电动机成为发电机的方法	0.10 元
田間广播 伍伯秦編	0.05 元

农村电话和广播线路施工中的“土”办法

胡友仁編 0.05 元


以上书籍，如在当地新华书店买不到，请汇款来北京东四6条43号人民邮电出版社购买。

# 在无线电工业战线上

## ZAI WUXIANDIAN GONGYE ZHANXIAN SHANG
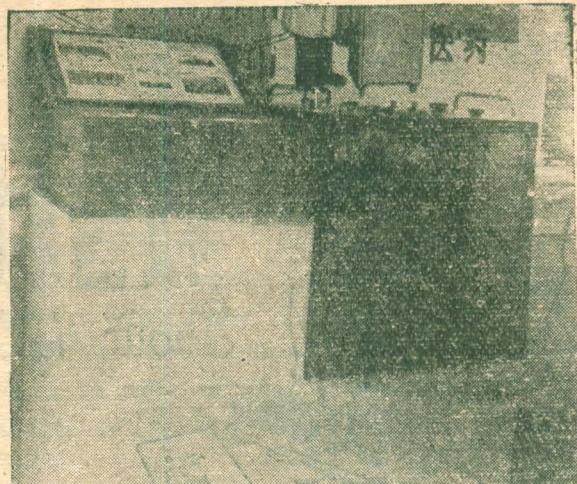
### 超声波处理植物种子

中国科学院电子研究所的青年同志們研究利用超声波处理植物种子，設計試制成一套超声波处理农作物种子的设备，它包括一部超声波發生器，旁边附加有盛裝植物种子的设备，种子浮在水面上，通入超声后，种子就自然地聚集在一起。經過超声波处理的种子，發芽早，生長快，能够早熟，提高产量。他們曾做过农作物种子处理前后的对比实验，小麦种子經過处理后，一个种子可發兩、三个芽，經過处理的小豆



种子，也生長得比較肥壯。如在农村中推广，可更好地發展農業生产。

該單位曾选出集体代表出席了最近在京举行的第  
二次全国青年社会主义建設积极分子大会。


### 交直流木材含水量測定仪

广州市公私合营幸福仪器厂复員軍人梁仲偉等五位共青團員試制成功我国第一部交直流木材含水量測定仪，它适用于森林研究工作。使用这种仪器能迅速而准确地测出木材的含水量，可以节省許多人力与工时，減輕煩勞的操作。由于它是交直流电源兩用，因此不受当地电源的限制。

此仪器曾在华南农学院森林研究組作过实验，它比西德西門子厂生产的測湿仪使用簡便。它的成本仅二百多元，要比西德貨便宜兩千多元。


这五位共青團員年齡平均 23 至 26 岁，他們算員后在幸福厂任技术員和無線电工，文化程度並不高，最多的是高中程度。在試制中會經過無數次的失敗，特別是交直流兩用的这种仪器在世界上还未見过，使用交流和直流测量同一含水量木材时，电表的指数会不一致，他們經過多番努力，才解决了这个問題，使产品質量躍居世界水平。

此項仪器曾在全国青年社会主义建設积极分子大會展覽会民兵館內展出。

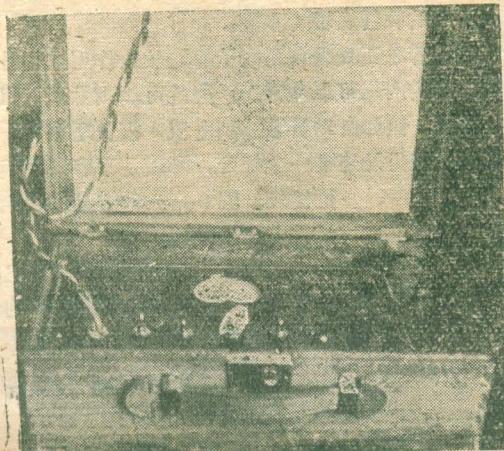
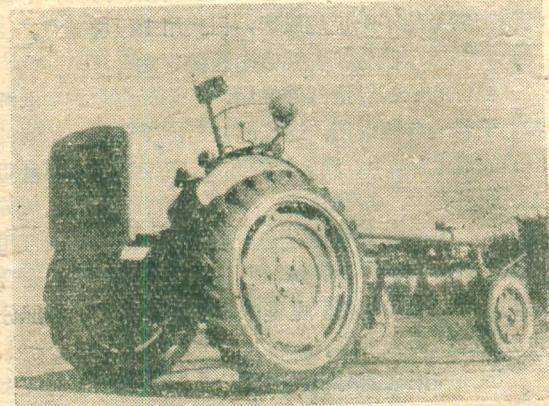
### 無人駕駛拖拉机

北京清华大学生生产一种“遙控自动底盤拖拉机”，它不需要人駕駛。人們坐在家里，通过無線電便能控制拖拉机在田野里耕作。



### 半体导航标自動開閉器

天津市第二十二中学初中三年級的七个同学在老師帮助下制成一种半导体航标自動開閉器。它是利用光电控制原理用光度来控制航标指示灯的啓閉，当白天太陽出来的时候，指示灯就自動熄灭，在夜間或陰霧天气，指示灯就自動明亮，不需要人來管理。在世界上这还是首創，其他国家研究还未成功。制后經天津航導局鑑定合格，現已在天津新港一帶安裝了十几台，正式使用。

# 收音机制作講座

Shouyinji Zhizuo Jiangzuo



## 收音机的校驗—II

——梧——

上期介紹的檢驗方法，對於比較複雜的超外差式收音機是不能解決問題的。要想把新裝的外差式收音機搞得合乎理想，必須依靠一些基本的測量儀器來進行測定，雖然有些很有經驗的愛好者不用儀器也能校好一具外差式收音機，但必竟不是每個人都能辦到的。一般地說，不靠儀器的校驗只限於“定性”——好或不好，是不能搞得盡善盡美的。

對於測試儀器來說，大部分的愛好者都是不具備的，為了解決較高級的收音機的校驗，下面準備結合電路測試，給讀者介紹一些土儀器的制作方法，它們的精密度雖比不上正規儀器，但實用上已够滿意。

### 收音机各部分电压的测定

當你的收音機全部裝好後，首先要測定的是電源和電子管的各極電壓，這些電壓是：i、高壓整流器輸出的直流電壓，ii、放大管的屏壓、柵壓和陰極電阻上的偏壓，iii、各管絲壓，iv、自動音量控制電壓等等。有些愛好者備有普通的多用電表，這類電表可用来測量電子管的屏極和絲極電壓。如果你手頭沒有合適的電表，也可以用試電筆來試驗一下收音機各部分的乙電高壓是否正常。

因為在正常情況下，電子管各極電壓不會有較大的上下的，用試電筆接觸管座上帶高壓的燈腳，試電筆中的熒光管就會發光，光的亮度表示電壓的高低。如果要試電子管是否工作（有沒有屏流和柵流），可用試電筆接觸放大管的柵極看是否發光，記下熒光管的亮度，再拔去受測的電子管，看熒光管亮度是否增強。如果亮度增強，電子管工作是正常的，否則就是不工作。这是因为電子管正常工作時一定有柵流，這電

流通過柵降壓電阻使柵壓降低（沒有柵流就沒有柵降壓），因此用這個方法可以判明電子管的工作情況。這方法也可用來測定收音機自動音量控制電路是否正常，只要把試電筆接觸中放或高放管的柵極（ $6K4\pi$  或  $6SK7$  的第6只管腳），調諧收音機到一個比較強的電台，如果自動音量控制起作用，熒光管的亮度就會增加，原因是自動音量控制起作用後，放大管的屏流和柵流因柵負壓的增加而變小，柵壓上升的緣故。


試電筆的構造如圖1，它不但能指示直流電壓的存在，而且還可以約略測知電壓的高低。


圖1的熒光管電壓指示器可裝在舊的塑料鋼筆桿內，它能測70—3000伏的直流電壓。熒光管每秒閃光一次代表100伏電壓，例如每秒閃光10次，表示電壓是1000伏。電阻倒不一定用22兆歐，可用不同數值或若干只電阻串聯在已知電壓上試一下。70伏以下的低壓，這個指示器的熒光管不能發光，非用電壓表測不可。

愛好者用的小型多用電表內阻不高，每伏約1千歐到2千歐，測量高電阻的電源，例如柵壓和自動音量控制電壓時誤差很大，甚至測不出。如果你有一具電子管電壓表就可以解決問題。只要有足夠的零件，試製一具電子管電壓表並不困難，它可以帮助你測量許多有用的收音機性能參數。

電子管電壓表是利用電子管的放大作用來測量電壓的，它的內阻可以非常高，因此可以測量高電阻上的電壓降，例如自動音量控制電壓，柵負壓等等。電子管電壓表另外還有一个好处，那就是不容易因誤用而燒壞。圖2是一種容易仿制的電子管電壓表線路。

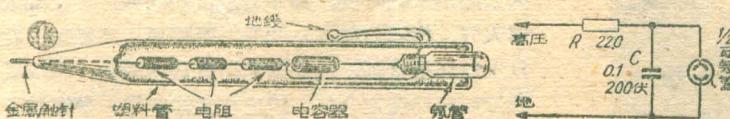圖中0—200微安表，要自己畫一個0—30和0—100等分分度的表面。校正時可將S<sub>1</sub>置於3伏處，



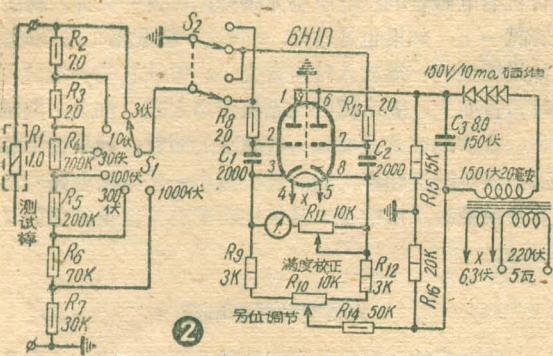


用干电池 2 节串接于試棒与地之間，旋動  $R_{11}$  至滿度（接电池前先調整  $R_{10}$  使表針指在零點）。
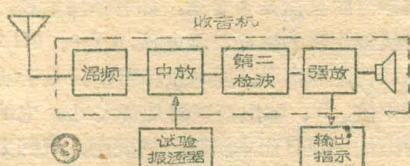
### 中頻放大級的校准


中頻放大級是外差式收音机的主要放大部分，它是否配譜得正確直接影响收音机的灵敏度。买来的中頻變壓器都經過校准，可是由于使用的放大管和接綫等等关系，常常使它处在不完全配譜状态，这就大大降低了收音机的灵敏度和選擇性。可見校准中頻變壓器是校外差收音机的一个重要部分。

校准中頻變壓器最好如圖 3 用振盪器和輸出電表，中頻振盪器的線路如圖 4，輸出電表的線路如圖 5。圖 4 里的  $L$  是一个和校驗收音机的中頻頻率相一致的中頻變壓器，將  $L$  里一个線圈上的電容器拆掉。裝好后如不起振盪，可將任一个線头反接。备有普通的交直流多用電表，圖 2 的電子管電壓表或收音机上已裝有电眼的，就不必再做輸出電表。




有了中頻振盪器，校准中頻變壓器就非常簡單，只要如圖 3 把振盪器的輸出用一根短綫和收音机中放級作疏交連（也可以直接接在天綫輸入接綫柱上，將調諧電容器完全旋入到最低頻率，利用混頻級作交連），旋動中頻變壓器的電容器或鐵芯至收音机輸出最大，校准工作就算完畢。校准时應該把收音机的天綫除去，并將天地綫柱互相用銅絲短接，以免除外来广播信号的干扰。校中頻的工具——旋盤不能用金屬的，以免人体作用的影响，这种工具可用旧牙刷的骨头柄或骨筷等絕緣材料按所需形狀尺寸用銼刀自制，用起来很合用。用作調整时輸出強度指示的電表，應該放

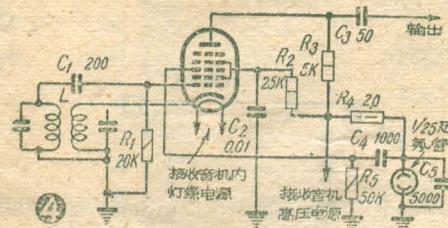在靈敏度最高的位置。用電壓表的，表的指針最好是當中頻完全校准时指在滿度的 80% 左右；用氖管的應使氖管剛能發光。經過這樣調整的中頻是非常準確地配譜在工作頻率的中心。有些中頻變壓器有較寬的通帶，在通帶中，頻率變化時耗損的變化很小，比較不易調至中心頻率的諧振點，在這樣的情況下，可以在旋動調諧電容或電感時先找出中心頻率兩邊衰減相等的兩點（圖 6 的 a b 点），在 a b 兩點當中的一點就是需要的中心點。其它校准方法已在 1958 年第 3 期講座中說明。



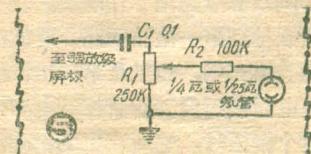
### 混頻級的校准

混頻級的校准比較麻煩，比較理想的校准方法是用“信號發生器”。信號發生器是一種特殊構造的全波振盪器，它能正確地輸出從 1 微伏到 10000 微伏強度的 100 千週到 30 兆週中的任何一個頻率，有了它就可以不必依靠廣播電台來進行收音機各個波段的測量和校准，可是這種儀器代價很貴，一般愛好者不可能置備，這裡就不詳細說明了。



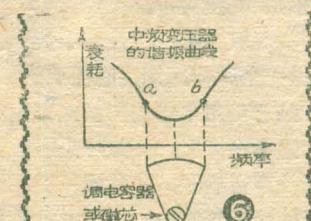目前自制收音机所用的線圈大都是購買的現成品，它們在廠中都已經過配準。如果選用的可變電容器符合要求，就只需稍微校準。校準方法在 1958 年第 3 期講座里已有詳細說明，不再重複。這裡只想說明一下在校驗中所常遇到的某些現象：一種現象是收音機調諧電容器全部旋進或接近全部旋進時，喇叭中發生“浦浦”或“卡卡”的狂叫，這種毛病是由於振盪級的



垫襯電容器容量太大（旋得太緊），使混頻級的頻率接近中頻變壓器的諧振頻率，因為自動音量控制或其它原因產生了間歇振盪，調高些混頻級的最低工作頻率就可以避免。另外一種現象是當調諧度盤旋到收聽電台附近時，喇叭中發出像鳥叫一樣的聲音，這是混頻管（6A2Π或6SA7等）第一檢波部分發生振盪，原因是天線輸入電路頻率調得太低，混頻管第三柵與屏極接線太近，改動一下線路排列，毛病就可消除。

有時中放級屏柵接線太近也有這種鳥叫声，但這時在度盤上有電台的地方都能聽到，不像混頻級振盪的叫聲只在某幾點特別是低頻段才產生，因此兩者是可以分辨的。



混頻級中波段一般需要校得精密些，否則在配諧度盤範圍內靈敏度出入很大，甚至很多弱電台不能收到。短波段由於混頻級第一檢波回路與振盪回路的頻率差只是工作頻率的一個較小數值，在前面沒有高放級的情形下，第一檢波回路的選擇性很低，因此調諧或“追蹤”的正確與否影響收音機的响度不大。買來的線圈如果墊襯電容器數值很接近規定值，都可以滿意，只是有兩點在裝置短波段時要注意：振盪線圈與天線回路線圈的接線應尽可能加以隔離，波段開關最好用分開兩片的，檢波級與振盪級各用一片，兩片中間用鋁片隔開。如果做不到，可買三波段單片開關作雙波段用，把末檔的接觸點通地作為隔離。這項措施是防止振盪器輸出回輸到第一檢波回路，降低混頻管的放大能力（混頻管第三柵，也就是第一檢波輸入，通常是經過一個高電阻接至自動音量控制電源的，當振盪電壓輸入到這個柵極時，它所產生的柵流在自動音量控制電阻上造成很大的負電壓，這樣就使得混頻管的靈敏度大為降低），收不到遠地電台。這個現象在第一檢波回路偏調到靠近振盪頻率時尤其顯著，因此第一檢波回路的正確調諧，在這樣的場合下就很必要。

另一點是可變電容器與振盪線圈應該儘量避免外部的振動，並尽可能不裝在喇叭附近，否則在接收強力電台或開大音量時，振盪頻率受聲音振動的影響，喇叭會發出“拍拍”的振盪聲。

檢查收音機各級（第一檢波至中放）是否正確諧振，可照圖7做一個試棒。銅頭直徑要能插入線圈管，長約1公分，鐵芯可用中頻變壓器或線圈里的磁性瓷芯，用洋干漆膠牢在棒上，測試時先將收音機調到某一個電台，記住聲音響度，將試棒一端輕輕插入需要測試的那一級的線圈管當中，如果喇叭音量降低或收

音機有電眼管的，電眼熒光張開，再換一頭插入線圈管試一下，如果也是這樣，說明這一級配諧是準確的。如果銅頭的一端放入時聲音變小，帶鐵芯的一端放入時聲音變大，表示線圈的諧振頻率太高，加大一些配諧電容器的容量或增加一些線圈的圈數；如果情形相反，表示諧振頻率太低，需要減小一些配諧電路的電容量或圈數。用這個工具來檢驗配諧情況是既方便又迅速。

### 失真度和頻率響應

收音機的音頻失真程度和整個音頻頻段的放大是否均勻，決定了收音機的音響質量。這類測量需要比較高級的音頻可變振盪器和諧波測定器才能進行，而這兩種儀器構造比較複雜，要有相當經驗才能制作和運用，這裡限於篇幅從略。現在只談一下在收音機中怎樣避免失真和改善頻率響應的方法，作為本文的結束。

收音機可能產生失真的部分是從二極檢波管到輸出變壓器的一段電路。二極管一般失真不大，可以忽略，第一低放管如果屏極交連電阻不太大（0.25千歐以下），並且有適當的柵極電阻，失真度也很低。失真的主要來源是強放管，如6Π1Π、6V6等強放管在正規的使用情況下，最大輸出時的失真百分比約10%左右。家用收音機因音量並不足，失真度不會超過5%，聽起來應該音調悅耳，沒有什麼尖刺聲或難聽的音調，不然就是失真太大。可以檢查下面幾點：i、柵極交連電容器是否絕緣很高（校驗方法可將它放在250伏高壓上碰一下，停幾秒鐘後用聽筒或喇叭去碰它的兩端，能聽到很響的咯嗒聲，就是絕緣良好），ii、強放管的陰極電阻數值是否合適，如有多用電表，可量一下收音機使用時的陰極對地電壓，6V6、6Π1Π管應在12—13伏之間，iii、屏電壓和帘柵壓是否符合或接近於額定值，iv、輸出變壓器是否太小，它的氣隙是否留出約一張日記本紙那麼大的間距，氣隙太小很容易失真，太大了低頻（低音）不好。關於失真的問題，可參閱本刊1957年第10期“音頻放大器漫談”一文。

### 編者的話

亲爱的讀者，收音机制作講座从开办到现在，整整兩年，这一期是最后的一期，講座到这里結束。

回忆兩年來，你們曾提供不少有关講座的有益的建議，對講座內容的改进有着不少的推動和促進作用，也大大地鼓舞了我們和作者把講座办好的信心。現在趁講座結束的机会，对于你們和各位作者的熱心支持与关怀，表示衷心的謝意。并祝你們在無線電的學習上大踏步前进。


## 利用超声波觀察魚類动态

在国外有人把一种超声波换能器附着在鲑鱼的身上，借着追踪测距器具来观察鱼群在水库中活动的情况，并了解鱼群进入和游出拦河坝和水电站的途径。这种换能器是一只长仅六公分的铝制小管，内装半导体晶体管及15伏电池和其他电子元件等，管外有一环形小钩，用以挂在鱼体脊髓后面。另在小艇上装有回音测距设备。这样当背着这样一个“包袱”的鱼在下游动时，发出超声波脉冲被小艇上的接收设备收到后，便可以知道鱼的方位并可详细迅速地绘出鱼类移动的路线来。

这种超声波脉冲的有效接收半径在平静的湖水内可达250公尺，但在旋流或海洋里，则仅在10公尺左右，其工作时间视电池的类型而异，约在10至100小时以内。这种换能器产生的脉冲频率是可变的，因此可在同一区域用多只换能器来观测许多鱼的活动情况。（超）
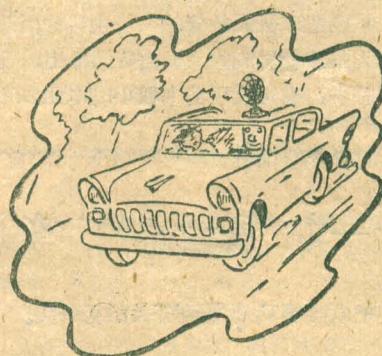
## 自動刹住汽車

外国有家汽车公司制成了一种装有雷达装置保证自动停车的小汽车。它的构造是在车内仪表盘下面装着带有指示线的显像屏幕。这条线表示出汽车本身和前面物体间相隔的距离。当汽车前面出现障碍时，指示线立刻从屏幕的上部降落至中间黄色部分。在危险性继续增大时，指示线又迅速地从中部转到底部的红色部分，同时燃起红色信号灯。如果司机不能把车刹住，那也不可怕：继电器按照算好了道路距离、行驶速度等，使电子装置自动地刹住汽车。（萧亮荣译）



## 用光作能源的收音机

在国外生产了一种以光作能源的半导体收音机（中有4只半导体三极管）。该机利用一组光电池变外来光能为电能。光电池由7片硒光电元件制成。为了透光，收音机的外壳由透明材料制成。这种收音机全机只重270公克。收音机在100瓦的白炽灯的灯光下，能够保证稳定地工作。（高顺泉）

# 世界之窗

ShijieZhiChuang

## 电视接收放映机

这是比电视接收机更进一步的电视接收放映机。是民主德国国营柏林无线电工厂出品。这部电视接收放映机能将电视台广播台传来的电视影像，放映在小银幕上，使较多的观众能看到从戏院及电影院播出的电视节目，在家庭中直接能看到戏剧及电影。可以说是一部电视电影机。它的放映面积是 $1.20 \times 1.60$ 公尺。可供几十人在一起观看电视节目，比普通电视机可容纳的观众数大得多。

（廖忠恂）

## 用无线电波检查脑血管

苏联里加拉脱维亚科学院实验医学研究所制成一种利用无线电波检查脑血管的新器械。利用这种器械可以从脑壳上的天然孔穴中通过无线电波。从透过的电波信号可以了解脑血管中的血液循环情况，并从而准确地进行诊断。这些资料可以用来诊断和治疗高血压、血管硬化和一些其他病症。


图为医学硕士蒙尼卡·柯罗瓦洛娃用无线电波检查病人脑血管循环。





# 无线电

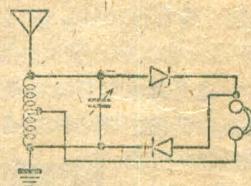1. 有人依照全波整流的道理設計了这样一个推挽檢波的矿石机線路，想增加矿石机的响度，甚至想到这样可用喇叭代替耳机收音。但是試驗結果，無論怎样，实际增益不能比單一矿石檢波增加多少。为什么？（勤）



2. 有一架交流、直流、电池三用式的收音机，一天換用甲电池时机器产生了严重失真，但將甲电池正負極顛倒一下，使故障消除收音正常了。为什么？（郑松龄）


3. 小赵在自己的收音机上加接了一只耳机，線路上沒有錯誤，起初听着还很好，以后声音却越来越小，但是換上喇叭时發音正常如故，你知道这是什么原因嗎？（郑松龄）

4. 我繞了一只升压变压器，將初級串联一只电阻接在 6 伏交流电源上，次級得到 30 伏的电压输出。我感到輸出不够高，將初級圈拆去了一半，按理由于初次級綫圈比增大了，次級應該得到比先前更高的电压，可是測量的結果，輸出电压反而更低了。为什么？（張雷）



这是小李自己画的一張实体接綫圖，要按它裝制一架再生式的單管机。輔導員看了指出可以收音，但是綫路还不够完善，須要增添几个另件，才能收音清楚，

調節平穩，使用安全。你能替他想想需要增加哪些东西嗎？（刘家楨）

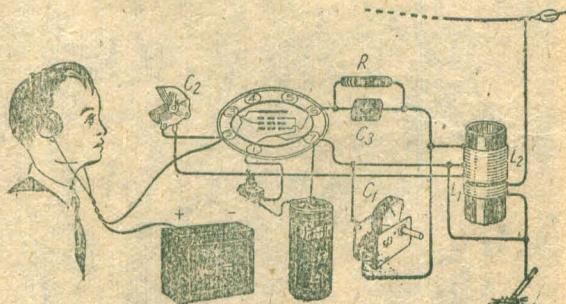

## 十一期“为什么”答案

1. 低音揚声器發音时，紙盆向內和向外交替运动。紙盆是圓錐体，向內向外运动时受到空气的阻力不一样，向內时小，向外时大。用久后，紙盆邊緣的繩摺和支持音圈位置的彈性板漸漸失去彈性，紙盆便向內陷进去。

高音揚声器發音时，音膜也作向內和向外的交替运动，但它受到空气的阻力和低音揚声器恰巧相反，向內时大，向外时小。日久音膜就向外凸出来了。如果高音揚声器的号筒較短或不用号筒，那末，音膜更易凸出，甚至使音圈跳出而损坏。

2. 口徑仅 12.5 公分的喇叭，它对低音是很麻木的，連 100 遷的低音都难以發出，更談不到 50 遷了。助声板的面积再大，也無助于低音的發揮。

3. 这类收音机电子管的灯絲是串联后接到交流市电上用的。指示灯一般並联在 35Z5 灯絲 7.5 伏的抽头上。为了增加收音机工作时指示灯的亮度，綫路設計上使屏流通过指示灯。指示灯损坏后，所有屏流只能改由 35Z5 灯絲 7.5 伏的一档通过，增加了这一档灯絲的負荷，容易把这档灯絲燒燬。

4. 只要把末級强放管的高压由  $C_2$  輸出改由  $C_1$  端輸出。因为强放管屏流大，改由  $C_1$  端輸出，通过  $R$  的电流小了許多，有可能用功率較小的电阻。

## 十一期“看看想想”答案

把电容器  $C_6$  改接到开关的另一头。

### 勘誤

1958年第 11 期第 7 頁右欄倒數第 6 行“高頻訊号产生器”应改为“音頻訊号产生器”。

同期第 23 頁綫路圖中  $R_2$  应改为 50  $K$ ， $R_1$  应改为 3.0（兆歐）。

# 无线电问答

Wuxianidian Wenda

67. 为什么在火车中收音机的灵敏度会大大降低?

答: 因为一般火车都是铁皮车厢, 且通过车轮及铁轨接地, 相当于一个大的屏蔽箱, 故电波不易进入。

68. 由于目前砂钢片(硅钢片)不易供应, 用白铁皮作变压器铁心可以吗?

答: 可以, 不过白铁皮的导磁率较差, 漏流损失大, 故计算时它的铁心截面积要比砂钢片的大。同时因漏流损失大, 容易发热。但一般应用是完全可以的。

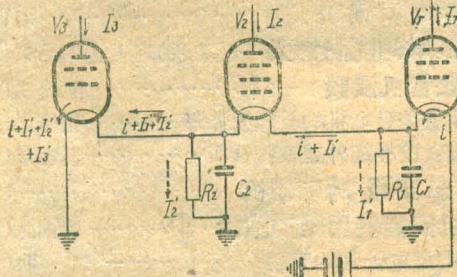


图 1

69. 为什么有许多灯丝串联的直流或交直流动收音机中的灯丝与地间常接一电阻和电容(如图 1), 是干什么用的?

答: 因为灯丝串联的电路中流过灯丝的除灯丝电流以外还有屏流。例如若图 1 中没有  $R_1$ ,  $R_2$  等电阻, 那末流过  $V_2$  灯丝的电流除了灯丝电流  $i$  外, 还有  $V_1$  屏流的一部分 ( $I'_1$ ), 流过  $V_3$  灯丝的电流除  $i+I'_1$  外, 还加上  $V_2$  屏流的一部分  $I'_2$ , 即  $i+I'_1+I'_2$ 。这就使  $V_2$ ,  $V_3$  的灯丝很快地烧断。现在若接上  $R_1$  及  $R_2$  等电阻后, 使  $I'_1$  及  $I'_2$  等经过这些电阻漏泄入地。故  $R_1$ ,  $R_2$  又称分流电阻。电容器  $C_1$ ,  $C_2$  是使屏流中的音频成分旁路用的。

(沈成衡答)

70. 矿石收音机的天地线互相掉换连接为什么还能收音?

答: 矿石收音机是借天地线之间的电容作用和线圈并联产生谐振的, 所以虽将天地线掉换, 这种电容作用仍不变, 还能收音。不过机内手动控制部分(如可变电容器或分频器等)这时不是通地, 很容易产生人体感应, 影响谐振。

71. 自制一超外差式收音机, 频率较高的一段较好, 800千周以下始终混有中央台的播音, 且有叫啸声, 应如何改进?

答: 这是中频变压器的谐振点调的过高, 接近500千周一端, 因而频率接近550千周这一段而电力又较大的中央电台, 就很容易在广播段近550千周一段佔了很大的幅度或直接进入中频放大电路产生干扰。此外本机滤波不能同步, 特别是整流电容器失调时也会产生这种现象和夹有叫啸声。将这两个失谐的地方重新调整就可改进。

72. 全波整流电路高压为315伏, 但整流输出端达380伏以上, 是什么缘故?

答: 一般收音机的整流滤波电路大都是采用电容输入式的, 滤波电容器充电时, 可以达到整流电压的峰值; 在输出端没有负载(或负载很小)时, 放电不多, 仍能保持峰值电压, 所以这时量得的电压常会超过整流屏极电压的有效值。

(冯报本答)

73. 规格相同的漆包线制圆筒式和花篮式两种线圈, 为什么花篮式的效果差些?

答: 花篮式和圆筒式的主要不同点是前者分布电容量较低, 而决定线圈效率是否良好的主要因素是它的品质因数  $Q$ 。同样的漆包线绕成这两种线圈, 由于圆筒直径或者花篮式线圈的内径的不同以及其他因素等, 它们的品质因数  $Q$  不一定一样, 更不能肯定花篮式的一定比圆筒式的  $Q$  值高, 因此那一个效果好一些, 还要分析更多的具体情况。请参阅本刊1958年2期15页“谈谈矿石机的线圈”一文。

74. 自制矿石机一架如图2。用双回路收听时较用单回路收听声音大(可变电容器均旋至最响处), 为什么?

答: 可能有两个原因: 1. 用双回路时, 天线不直接接

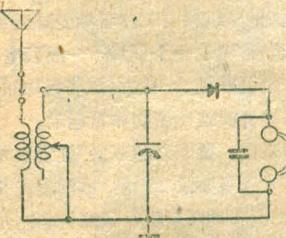


图 2

到谐振线圈, 因而该线圈的品质因数  $Q$  较高所以效率较好。2. 用单回路时天线本身所呈现的电容和电感大大的改变了谐振回路原来所具有的谐振频率的范围, 往往使

可变电容器转到最小容量才能听到所欲听的电台, 但这一点并不是谐振点, 所以声音较小。

75. 为什么输出变压器的铁心留有一个空隙? 不留有多大影响? 推挽式的输出变压器是否也需要留?

答: 输出变压器的初级因为接到放大管的屏回路, 有相当大的直流电流流过, 这就使变压器的铁心磁化, 严重时可以达到饱和, 使音频电流无法在变压器中对次级起互感作用, 将变压器铁心留一个空隙就可以减小因直流电流而引起的磁化作用。推挽式的输出变压器虽然也有直流电流流过, 但两个强放管的屏流在变压器中对铁心所引起的磁化作用是相等相反的, 恰好抵消, 因此只有音频电流起作用, 所以就不一定需要留有空隙。

(郑宽君答)

76. 本刊1958年第1期21页中短波交流二灯机采用6K4Π检波, 6H1Π整流兼甲1类功率放大, 是否有其他电子管可以代替?

答: 6K4Π是截止五极管, 类似的电子管有6K4, 6SK7, 6SG7等, 只需更换管座即可。另有6BE6和6K4Π完全一样, 不必更换管座, 可以直接插入代用。如用截止式五极管6SJ7, 6SH7, 6X1Π等代用也可。由于这些电子管的跨导都很高, 如6X1Π有5.2毫安/伏, 因此灵敏度比6K4Π高, 但再生控制不如6K4Π那样稳定。

6H1Π是中放大因数双三极管。用作甲1类功率放大和半波整流是很适合的。类似的电子管有6SN7, 6H8C等。至于高放大因数双三极管, 如6H2Π, 6SL7, 6H9C等, 因屏阻很高, 屏流很小, 不适合用作功率放大和整流工作, 故不能代替6H1Π。(谢延平答)



## 編後的談話

今年十一月里在首都北京有一个大規模的展览会——教育与生产劳动相结合展览会，这个会上检阅了国内各教育单位，貫徹党的教育方針在教学和科学技术上所获得的偉大成就，在本期里我們报道了这許多成就中的一个部分——在無綫电子学方面的成就。

十一月下旬我国無綫電工業戰線上还有一件大事，在北京举行了一次国产收音机的“大檢閱”——全国收音机观摩評比会，我們以兴奋的心情把这次大檢閱的情况和結果介紹給讀者。此外从本期起我們將陸續介紹这次評比中的优等收音机。收音机制造的标准化問題，也是这次評比中討論的一个重要項目，这也是我国無綫電工業中的一个重要問題，我們特將第一机械工業部制訂的“电子管收音机分类与基本参数”摘要在本期介紹，以供全国無綫电工作者和爱好者参考。

今后除了广泛报道国防体育的一个項目——無綫电运动的情况外，我們还将以一定篇幅提供一些材料（例如如何練習收发电报），以帮助各地开展这项国防体育运动。

本刊編輯室接到不少来信，要求介紹苏联“紅宝石”牌电视机的技术資料，为了滿足讀者要求 起見，本期發表“苏联‘紅宝石’牌电视机”一文，但因篇幅所限，只能作簡略介紹，請讀者原諒。

“母子收音机”，今天仍是各地区發展人民公社广播網中一个簡易可行的方式，本刊編輯室蒐集了一些有关材料作了綜合介紹，供各地广播工作者参考，並望提供补充修正意見。

## 封四計算圖用法

上期刊登的低頻放大器計算圖是以频率为1000週的中音頻為标准，根据电子管放大系数和內阻等已知数据，計算負荷电阻，以达到放大器在这个频率范围内应有的增益。

本期計算圖的功用系以上期圖表各已知項为根据，按照音頻频率在50週时的低音頻增益  $K_H$  与中音頻增益  $K_0$  相比增益降低的分貝數，求算級間耦合电容器  $C_c$  的正确值。計算步序如下：

按照已知电子管內阻，从横坐标軸上  $R_i$  的一点引垂綫与負荷电阻  $R_o$  族中已知數的一綫相交（圖中 A 点），从交点引水平綫至次級柵漏  $R_c$  族中已知數的另一綫相交（B 点），再引垂綫至  $\frac{K_H}{K_0}$  比值族已知數綫上（B 点），然后引水平綫得出級間耦合电容的正确值。



1958年第12期

(总第48期)

目 录

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 鮮花滿園果滿枝            | .....(1)            |
| 友誼和團結的勝利           | .....未 丰(2)         |
| 朋友們，來吧！            | .....(3)            |
| 国产收音机大檢閱           | .....(4)            |
| 电子管广播收音机分类与基本参数    | .....(5)            |
| 159型交流二波段5灯超外差式收音机 | .....(6)            |
| 南京牌三灯長短波超外差式收音机    | .....顏建中(7)         |
| 怎样練習收發報            | .....趙德明(9.)        |
| 超短波調頻廣播(下)         | .....叶 珍(11)        |
| 电子技术的国防意义          | .....(苏联)阿·达甫卓夫(13) |
| 母子收音机漫談            | .....池博琪(16)        |
| 半导体溫差發电机的故障及修理     | .....褚智显(18)        |
| 用毫安表校准超外差式收音机      | .....張森泉(20)        |
| 苏联“紅宝石”牌电视机        | .....(21)           |
| 电视机安装使用維护講話—IV     | .....黃錦源(24)        |
| 6П14П型电子管的应用       | .....啓 明(26)        |
| 低屏压音頻振盪机           | .....張建祥(27)        |
| 低压單管机如何接用美通336再生綫圈 | .....曾宪文(27)        |
| 電話扩音轉換器            | .....劉玉賢(28)        |
| 七極管再生檢波兼低放單管机      | .....林達平(29)        |
| 用磁性天綫的矿石机          | .....林惠德(30)        |
| 在“北京”牌收音机上加裝再生綫圈   | .....黃守中(30)        |
| 爱好者小制作             | .....(31)           |
| 資料“157”型五灯交流收音机    | .....(32)           |
| 在無綫電工業戰線上          | .....(33)           |
| 收音机的校驗一Ⅱ           | .....梧 (34)         |
| 世界之窗               | .....(37)           |
| 为什么                | .....(38)           |
| 無綫電問答              | .....(39)           |

**封面說明：** 教育与生产劳动相结合展覽会上的展品之一——天津大学的学生們在其他單位協助下創制的磁帶录返式程序控制車床。

編輯、出版：人 民 邮 电 出 版 社
印 刷：北 京 市 印 刷 厂
總 發 行：北 京 电 信 部
訂 購 处：全 國 各 地 邮 电 局
代 訂、代 售：各 新 华 书

定价每册2角  
1958年12月19日出版  
上期出版日期：1958年11月19日  
預訂一季6角  
1—123,020  
(本刊代号：2—75)

国际快速收发报竞赛期间各国代表们的欢聚和活动

①获得总分第一、二、三名的中、苏、朝三队的代表在领奖后的留影。



①



④



②



⑤




⑥

②当魏诗娴（左）成为女子机抄收报冠军时，上届冠军苏联运动员巴特柯（右）向她拥抱祝贺。

③各国代表在我国第一个业余电台上工作，④朝鲜和波兰两国代表队队长交换队旗。

⑤中朝兄弟心连心，中国队发报冠军吴立清（左）与朝鲜运动员谈心。⑥联欢晚会上，各国代表队的队员们在一起尽情地歌唱。

# 低频放大器的计算(低音频范围)

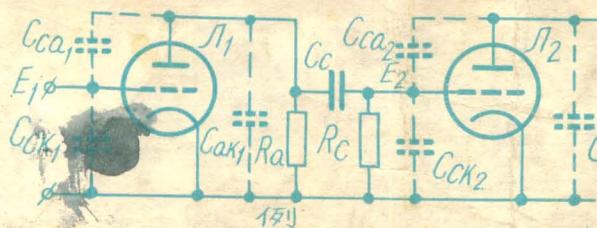

已知:  $R_a = 0.2$  兆欧;  $R_i = 75000$  欧

$$\frac{K_H}{K_0} \leq 0.3 \text{ 分贝}; R_C = 0.5 \text{ 兆欧}$$

求得:  $C_C = 0.02$  微法

公式

$$K_H = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot R_H C_C}\right)^2}}$$

$$R_H = R_C + \frac{1}{\left(\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_i}\right)}$$

图解方法

