

无线电

WUXIANDIAN

6
1959

总直属队
体育代表队



优秀健儿連創新纪录

第二届全軍运动会上的无线电竞赛

1. 大会开幕时，政府首长在主席台上检阅运动员队伍。
2. 解放軍通信兵副主任李景瑞将军授予优秀运动员奖章。图中领奖者为机抄全能冠军魏詩嫻。
3. 发报竞赛场的一角。
4. 机抄字碼冠军王祖燕。
5. 手抄个人冠军梁佐才。
6. 发报第五名张錦华，她是女子发报得分最多者。



①



④



⑤



③



②



⑥



③

刷新十六项国家记录

董效勇

中国人民解放军第二届体育运动大会的无线电收发报竞赛，于五月七日在北京天坛中国人民无线电俱乐部内正式开始。参加这次竞赛的共有：广州、武汉、福州、瀋陽、南京、北京、昆明、成都、铁道兵、海军、空军、内蒙、济南、总直和蘭州十五个单位的代表队。每个代表队都由十名运动员组成，手抄、机抄各五名，在这些运动员中有的是几次代表国家参加国际竞赛的运动健将，也有第一次正式参加竞赛的新手。

从七日开始，经过十一场紧张竞赛，整个无线电收发报项目于十三日全部结束。在十名运动员中拥有七名运动健将实力雄厚的总直代表队以 114,085.6 分的成绩获得了团体总分冠军，拥有四名运动健将的南京代表队以 80,862.6 分的成绩位居第二。第三名是瀋陽代表队，他们的成绩是 47,731.4 分。

自1954年以来在三届国际比赛中所出现的最高国际纪录（下简称国际纪录），除女子手抄字码和女子手键字码发报未被打破外，其余十四个项目均在这次运动会上被打破。我国十八项国家纪录中也只有女子手抄字码和女子字码发报两个项目未被打破，其余的16项均被刷新。（註）

在发报方面，瀋陽部队廿岁的新战士朝鲜族青年韓浩野，以每分钟拍发字码 141.4（以自动键 176.8 折合）和拍发短码 169.9（以自动键 212.4 折合）的成绩，分别打破了汪錫澄去年创造的分速 133 的男子字码发报国家纪录和肖炳炎去年创造的分速 135.2 的男子短码发报国家纪录。南京部队运动健将，1958 年国际无线电快速收发报友谊竞赛的男子发报冠军吳立清，这次又获得发报冠军的称号，并以每分钟拍发长码 136.4（以自动键 170.6 折合）的成绩打破了他自己在去年国际竞赛中创造的分速 105.1（以自动键 131.4 折合）的男子长码发报国家纪录。总直代表队的运动健将張錦华，以每分钟拍发长码 108（以自动键 135 折合）和拍发短码 140.8（以自动键 176 折合）的成绩分别打破了王和芳去年创造的分速 88 的女子长码发报国家纪录和曹庆云 1957 年创造的分速 114.4 的女子短码发报国家纪录。

韓浩野的这个字码纪录以及吳立清、張錦华的长

码纪录，也都打破了这几项的国际纪录。


在手抄方面，总直代表队的运动健将梁佐才以每分钟抄收长码 270 王金武以每分钟抄收字码 245 的成绩分别打破了他们自己在去年国际竞赛中所创造的男子手抄长码 223 和男子手抄字码 236 的国家和国际纪录。吳立清以每分钟抄收短码 285 的成绩打破了黃明宜 1957 年创造的男子手抄短码分速 245 的国家纪录。在两届国际竞赛中都为国家争取过荣誉的优秀手抄女运动员黃純庄，这次又以每分钟抄收长码 245 的成绩打破了她自己在去年国际竞赛中创造的分速 228 的女子手抄长码国家和国际纪录，她还以每分钟抄收短码 265 的成绩打破了她自己在 1957 年创造的女子手抄短码分速 220 的国家纪录。

在机抄方面，曾获 1956 年和 1958 年两届国际竞赛的男子机抄冠军的总直运动健将王祖燕以每分钟分别抄收长码和字码 270 的成绩打破了他自己在去年国际竞赛中创造的男子机抄长码分速 239 的国家纪录以及男子机抄字码分速 266 的国家和国际纪录，这个纪录也破了苏联运动员塔尔塔柯夫斯基在去年国际竞赛中所创造的男子机抄长码 244 的国际纪录。南京部队的运动健将葛桥以每分钟抄收短码 300 的成绩，远远地超过了由邢耀南创造的男子机抄短码 240 的国家纪录。著名的机抄女运动员总直队的运动健将魏詩媚，她以每分钟抄收长码 280 的成绩打破了她自己在去年国际竞赛中创造的女子机抄长码分速 260 的国家和国际纪录。她还以每分钟抄收短码 305 字的惊人的成绩，打破了也是由她自己在 1957 年创造的女子机抄短码分速 255 的国家纪录。張錦华以每分钟抄收字码 260 的成绩打破了由孙淑芝保持了二年多的女子机抄字码分速 245 的国家纪录，和苏联运动员巴特柯在去年国际竞赛中所创造的女子机抄字码 251 的国际纪录。

这次竞赛增加了个人全能名次，魏詩媚和梁佐才分别获得了机抄全能和手抄全能冠军。

在这次竞赛中，还有两名运动员达到了运动健将的标准，他们是瀋陽部队的韓浩野和昆明部队的張祥林。

竞赛结束后，总分前六名的代表队和个人竞赛优

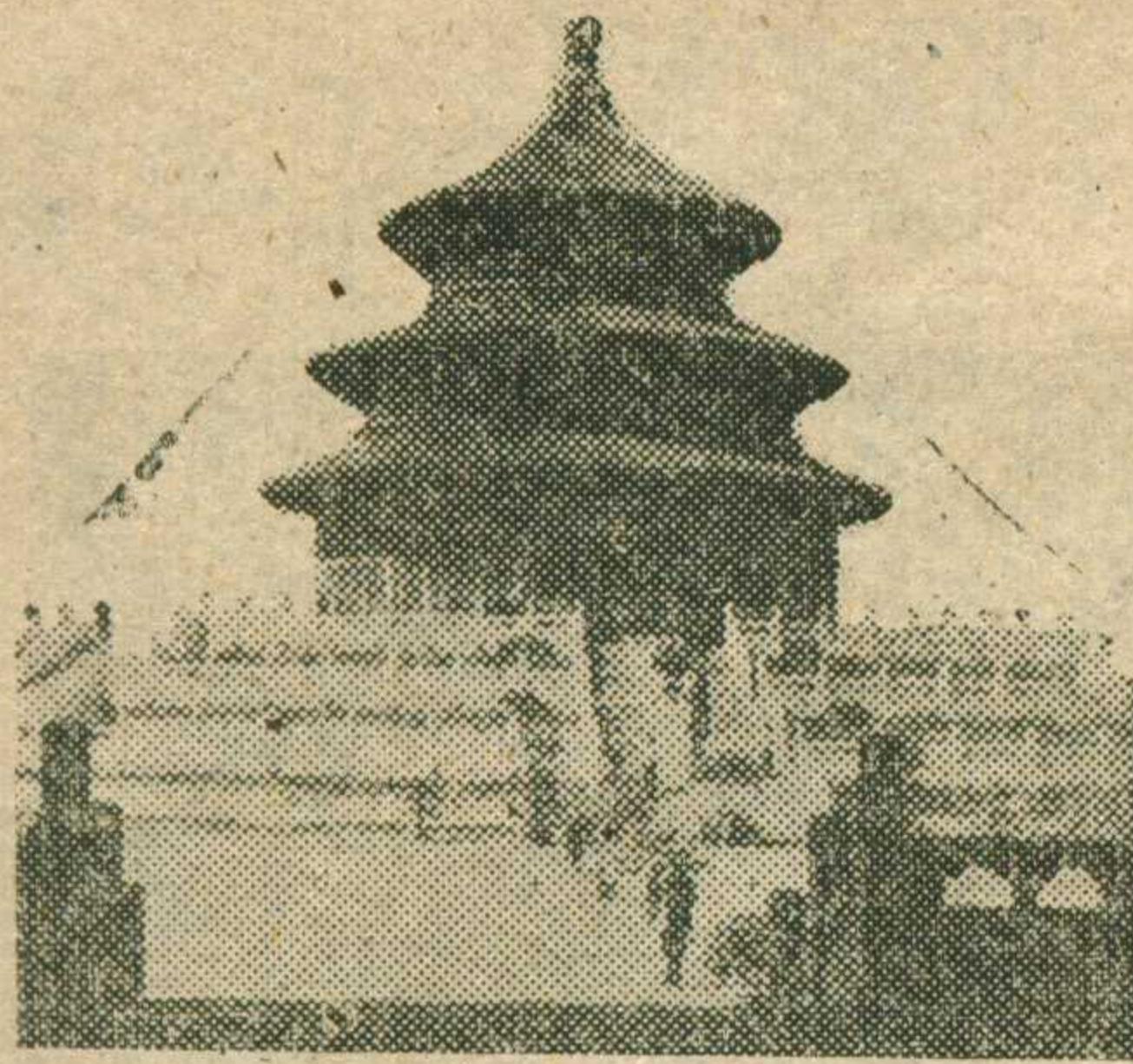

全軍無線電競賽札記

朱文

競賽場地一瞥

樹木參天、風景幽美的天壇公園，是北京的名勝之一。在芍藥花爭艷吐香的五月里，這兒接待了一批不平常的客人，林蔭路的旁邊搭起了一座座的帳篷，來自祖國各地解放軍運動員就在此“安營下寨”。從天壇往南，有一座用白玉石砌成的“環球台”，台的東北隅是“神庫”的舊址，現這兒已成為中國人民無線電俱樂部。全軍的無線電收發報競賽，就在此舉行。

為了迎接競賽，俱樂部的房屋已經整修一新。東側是第一、第二兩個收報競賽室，北面是兩個發報競賽室。每個收報競賽室內有四十個座席，每個座席都有耳機和音量調節裝置。發報競賽室內有波紋機、振盪器、電鍵等設備。在收報競賽室內，靠牆的一排座席上有標誌隊名的小旗，每個座席上都有運動員的號碼。

特殊的運動

不像其他體育運動，那主要是考驗運動員的體力和技巧，而無線電收發報運動，却主要是考驗一個人的機敏、智力和神經。一個大力士要舉起一百公斤以上的扛鈴，才能參加舉重賽；一個短跑運動員要在十秒多鐘內，跑完一百公尺；而一個無線電收發報運動員，却要在一秒鐘內通過大腦接收兩個以上的電碼符號，並且用手或打字機正確地記錄下來。事實上要取得這項運動的優勝，就必須在一秒內記錄四個以上的電碼才行。發報的速度略低於收報，但也要在一秒鐘內，拍出兩個以上的電碼。

這兒的觀眾很少，競賽場內一片肅穆氣氛。你在这兒必須屏神靜氣，否則，一聲咳嗽、一個有音響的動作，就會使運動員漏過幾個電碼。當然，記者的活動也要受到約束，你只能在練習時拍照，而競賽室的紅燈亮時，任何人也不准出入。

這項運動的競賽是特殊的，裁判也和其他運動不同。總共不過150名運動員，而裁判人員却將近90人。他們必須細心地、嚴格地評判每個人的成績，並且在幾小時內公佈出來，他們的工作也是緊張的。

勝者都分別得到大會發給的獎品和獎章，十五名破國際紀錄的運動員並分別獲得了物質獎勵。

註：十六項國際紀錄是男子、女子各八項，分自動鍵

第八場

五月十二日上午，這已經是第八場收報競賽了。播音器里發出：“第八場短碼收報競賽開始，運動員入場”的通知，一兩分鐘後運動員、裁判員和觀眾們已經坐好了。經過前七場的競賽，隨着抄報速度的提高，機抄場內還剩下總直隊的魏詩嫻、張錦華、王祖燕，南京隊的葛橋、孫奎良、汪居文，沈陽隊的楊錫明，北京隊的萬平安和海軍隊的沈學智等九人；手抄場內還有總直的梁佐才、王金武、黃純莊、朱婉琴、南京的吳立清、黃明宜等六人。練習以後，開始正式抄收這場的第一個速度：265字。當播音器里傳出：“265、第一次、準備……開始！”機抄運動員們就隨着飛速的信號，緊張地動作起來，打字機按鍵的聲音，換行的急促的聲音，牽動著參觀者的心絃，運動員的雙手在字鍵上飛速地動作。突然，一切聲音戛然而止，原來運動員們已經一口气抄完了四字一組的50組電碼，而時間才過了45秒鐘。場內裁判依次收走了各個運動員的報文。接着抄收265字第二次（從兩次抄收選一次成績最好的計分）和270、275兩個速度。

最後二人

從75名運動員中淘汰了73名，從每分鐘130個短碼，提高到每分鐘295、300、305，這是第十場收報競賽。僅僅留下的兩個人是總直隊的魏詩嫻和南京隊的葛橋。按照這個速度，平均每秒鐘要抄收五個電碼，不僅一般報務員，就連有些運動員也無法分辨這樣快速的信號了。但正是攀登這個速度，才創造了國家的最高紀錄。魏詩嫻抄收305字的速度，只有8個差錯；葛橋抄收300字的速度也只有8個差錯（按照規定超過10個才不計分）。他們分別獲得了這個單項的冠軍和亞軍，大大突破了原來每分鐘255字的國家紀錄。

第十場以後，進行了第十一場比賽，這也是最後的一場比賽。參加這場競賽的還是魏詩嫻、葛橋二人。她們抄收了310、315字的速度，雖然沒有成功，但誰又能說，她們不會在明天攀登這個速度呢！

字碼、長碼發報，手鍵字碼、長碼發報，手抄字碼、長碼，機抄字碼、長碼，沒有短碼項目。十八項國家紀錄是男子、女子各九項，也分發報、手抄、機抄、三大項，每項中又分字碼、長碼、短碼三項，發報是將自動鍵折合為手鍵計算，紀錄不分手鍵與自動鍵。



新兵韓浩野

在發報競賽中，有一位初露鋒芒的新战士，引起了人們極大的注意，这就是沈陽部隊的韓浩野同志。他在發報競賽中，奪得了個人亞軍。他的長碼和字碼自動鍵發報分別以每分鐘 140.4 和 176.8 字的速度打破了國際紀錄，短碼以分速 212.4 字突破了全國最高紀錄，獲得了字碼和短碼發報的兩項單項冠軍。

他是 1958 年 3 月才入伍的新兵，朝鮮族人，今年 20 歲。他學習發報是從今年 2 月份才開始的，到參加競賽為止僅僅經過了兩三個月的時間，居然能獲得如此優異的成績，的確是難能可貴的。

他是一個共青團員，去年 10 月曾被評為“五好”戰士，並立了三等功。當去年 11 月進行運動員選拔時，他的收報水平還很低，發報還沒有學，他自己對於是否能夠參加全軍競賽，還感到信心不足，可是由於領導的鼓勵和幫助，再加上自己的勤學苦練，虛心向其他老戰士學習，終於很快地提高了自己的水平。

他的特點是始終保持精神愉快，善于利用時間，而且善于休息，因此他在練習時始終精神飽滿，精力集中。他說：“發報速度的高低要掌握得適宜，速度寧可放得低些，少打錯號（改正符號），錯號少了，速度就會相對地提高。發報時要沉着，保持頭腦冷靜，打完改錯號後，不要心慌。拍發短碼時，自動鍵撥動得最快，腦力更非高度集中不可，不能想別的事情，但精神也不能過分緊張”。從這次競賽情況看來，他還有很大的潛力，他的前途未可限量！

勤學苦練的通訊兵 东集

“把自己鍛煉成黨的優秀的無線電通訊兵，終身為國防建設服務！”這是南京部隊二十一歲共青團員吳立清在日記本上寫的生活目標。

吳立清到部隊後，認識到無線電通信在現代立體戰爭中的重要作用，出于對祖國的熱愛，他學習無線電收發報的熱情很高。當然事情也不那麼容易。

开头學習的時候，常弄錯；心里就亂。在領導和同志們的帮助下，他沒泄勁，反而用頑強的意志去克服了困難。南京的夏天是很熱的，但吳立清就在又悶

又熱的屋子裡，汗流夾背地練習着，甚至別人午睡了，他還不睡，困難絲毫沒有動搖他的決心。

去年下半年，他改學長碼和字碼，用自動鍵發報，以適應通信技術發展的需要。三年來，他已經用慣了短碼，習慣了手鍵發報，乍一改，可真困難，尤其短碼和長碼都用阿拉伯數碼，最易混淆。他就找老同志請教避免混碼的經驗：走起路來手也不閑着，左“點”、右“划”；有空閑的時候，還打開機器去聽自動機發報的調子，來建立正確的信號觀念。經過這段勤學苦練，成績提高很快，在這次比賽中取得發報個人冠軍，打破了三項收發報國際競賽中的最高成績和兩項國家紀錄，創造了手抄短碼和自動鍵長碼發報兩項全國最高紀錄。

（轉載自《體育報》）

第二屆全軍運動會收發報各項最高紀錄 (女 子)

類 別	項目	分 速	原國家紀錄	新紀錄創造者	隊 別
收 报	手抄	字碼	220	228	朱婉琴 总直
	手抄	長碼	245	228	黃純莊 总直
	手抄	短碼	265	220	黃純莊 总直
	機抄	字碼	260	245	張錦華 总直
	機抄	長碼	280	260	魏詩嫻 总直
	機抄	短碼	305	255	魏詩嫓 总直
發 报		字碼	125.28	128	張國美 南京
		長碼	108	88	張錦華 总直
		短碼	140.8	114.4	張錦華 总直

（男 子）

類 別	項目	分 速	原國家紀錄	新紀錄創造者	隊 別
收 报	手抄	字碼	245	236	王金武 总直
	手抄	長碼	270	223	梁佐才 总直
	手抄	短碼	285	245	吳立清 南京
	機抄	字碼	270	266	王祖燕 总直
	機抄	長碼	270	239	王祖燕 总直
	機抄	短碼	300	240	葛 桥 南京
發 报		字碼	141.4	138	韓浩野 沈陽
		長碼	136.4	105.1	吳立清 南京
		短碼	169.9	135.2	韓浩野 沈陽

無綫電訓練在各地蓬勃展开

国家体委积极培训干部， 工程教练员训练班开学

国家体委为了培养大批無綫电工程干部，开展各地的無綫电活动，最近委託中国人民解放军通信兵部开办了一期無綫电工程教练员训练班，該班已于5月13日开学。来自祖国各地的二十八个大、中城市的130多名同学开始进行学习。他們将在一年左右的时间里学完無綫电原理、收發訊机和广播收音机设备的一些基础知識，并具备一定的教学能力。在开学典礼上国家体委陆上运动司張維翰司長和中国人民無綫电俱乐部程平主任都赶来这里进行指导，他們說明無綫电对现代国防和生产建設的重要性，并勉励同学们要学好無綫电科学技术，把全国無綫电活动开展起来，为祖国国防和建設事業培养后备力量。

新生力量在成長

成都市無綫电俱乐部为了在普及的基础上将业余無綫电爱好者的收發报技术再提高一步，以便給各学校無綫电活动站輸送骨干和参加四川省無綫电收發报比赛，于二月中旬开办了有30多人的业余訓練班，利用假日和課外活动时间来俱乐部学习。現在这个訓練


班的学员經過兩個多月的業余學習，进步很快，一般收發报技术都达到了二、三級運動員水平。他們參加这次成都市無綫电报务选拔賽时，省成五中吳蔚文、罗繼亨和省成九中林宣真三人短碼手抄收報皆以每分鐘200小碼的速度打破了去年在太原市举行的全国無綫电比賽短碼手抄收報195小碼的乙队紀錄。打字机抄收方面省成三中肖崇仁以短碼抄收每分鐘175小碼的成績首創成都市机抄紀錄。

業余訓練班的無綫电爱好者都是中等学校参加社会活动的积极份子，是学校里的优秀学生，他們去年暑假才參加無綫电輔導員訓練班學習，有的是去年冬天才由学校活动站培养出来的新生力量，例如省成九中林宣真就是去年10月才參加無綫电活動的，由于她破除了迷信，解放了思想，平时又勤学苦練，所以在选拔賽中取得短碼收報200小碼/分的成績，获得总分第三名的荣誉。圖為訓練班的無綫电爱好者們在練習机抄收報。（張聖謙稿，从林攝影）

广州开始民兵通信兵 無綫电技工訓練

广州軍区今年4至5月間，在广州市电信局試办了一个民兵通信兵無綫电技工訓練班，参加这次訓練的共21人，都是二十来岁的青年报务員和机務員。學員是利用業余時間进行學習，時間很有限，而且程度不齐，在學習中存在着不少的困难。可是由于領導上的一再动员以及同学们鼓足干勁，同学们除按时听课外，一有空閒就到课堂来进行复习和实习，还相互帮助，老师講課也尽量講得通俗易懂，并結合实际，因此經過一个月的时间（总共授課時間仅22小時），胜利地完成了訓練任务，每个學員不但了解小型报話机和步談机的原理，並且也掌握了它们修理技术。經過考核，成績优秀，全部达到了無綫电技工水平。

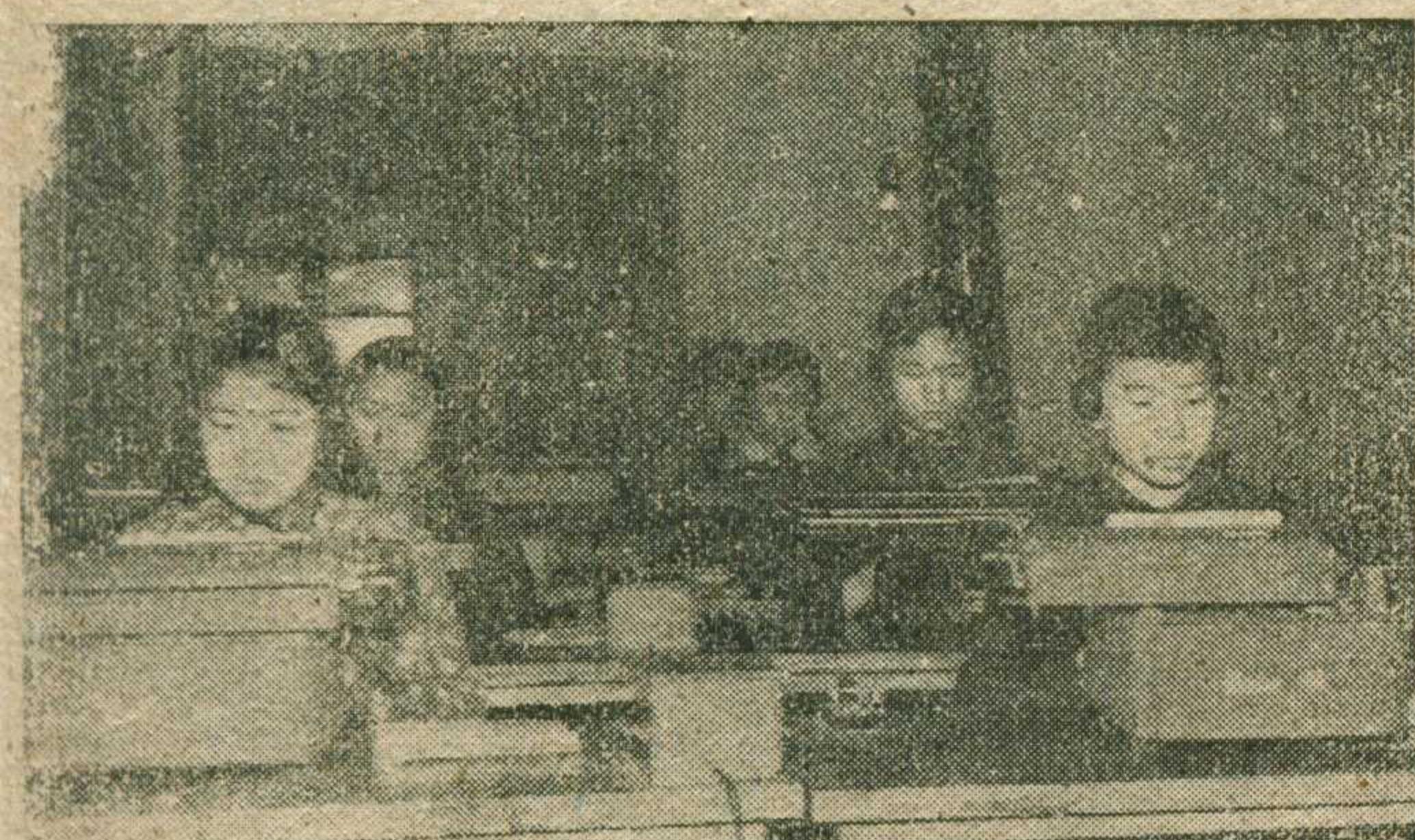訓練結束后，广州軍区在这里开了現場會議，总结一些經驗，以便今后在民兵訓練中，普遍开展这一兵种的訓練工作。（关天培）





无线电活动在北京劳动人民文化宫

张树云

为了在工人中普及和提高科学技术知识，北京市劳动人民文化宫经常举办一些帮助工人在业余学习科学技术知识的活动，无线电活动是其中比较活跃的项目之一。几年来，文化宫曾为北京市工人举办了无数次无线电技术学习班、报务学习班和有关电视和收音机的专题讲座等。工人们热爱这项活动，踊跃地报名参加，通过这里陆续培养出来的北京市业余无线电爱好者已有两千多人。

在文化宫里，还有一个经常性的业余无线电研究组，几年来曾取得了不少成绩和经验，是特别值得一提的。这个小组是在1956年9月由各工矿企业中爱好无线电的工人组成的，共有组员24人，组长是某汽车修理厂的一个电工。他们每週定期进行活动，聘有热心无线电事业的工程师进行辅导，组员们对研究工作情绪很高，只要能抽得出时间，每到定期活动的时候，都是积极赶来参加的。几年来，一直坚持了下来。研究组的成员们，他们在原有的一般收音机知识的基础上，学完了五灯收音机理论知识和实际制作、无线电各种零件的构造原理和一些仪器的制作。结合研究实验，他们自己装置了高频振荡器和收音机示教板等，充实了组里的仪器设备，也为学习班解决了一些教学工具问题。


1958年工农兵的大跃进，更加鼓舞了每个组员的干劲，全体组员贯彻了领导上所提出的面向基层为生产服务的号召。工人们都是来自各个生产岗位，在生

产中一些需要解决的问题，他们就拿来作为研究的具体项目。如五十年代印刷厂制版车间的一具氧化铜桥式整流器坏了，无处修理，影响了生产。小组接受了这个任务，组员李全生、齐家新利用小组活动和星期日的休息时间，各处找材料进行试验检修，使它很快地重新用到生产中去，受到厂里的热烈赞扬。在去年支持埃及举行示威游行的时候，某单位宣传车上没有电动发电机，扩大器的电源问题无法解决，小组的组员研究出用手摇发电机改制成电动发电机，解决了这个问题。他们所进行的这些研究活动，对某些企业的技术革新方面起了一定的作用。研究组现已根据各人的专长，分成自动控制、仪器、技术革新三个小组，目前他们正在研究试制光电控制器、电子管试验器、改装电视机为电视、广播两用机等。


研究组的每个组员不仅进行研究活动，他们还积极协助开展文化宫所举办的其他无线电活动，文化宫每期举办的学习班、专题讲座等的一些具体组织工作就是由他们来负责的，他们还在学习班里担任一些辅导工作。

1958年全体组员曾访问了天津市第一文化宫工人业余无线电研究组，进行了组织和技术上的经验交流；组员们也时常和一些厂矿中的专业或技术人员就理论和实际制作方面的問題相互讨论研究，既提高了自己，也帮助其他单位解决了一些技术上的問題，这就更加丰富了小组活动的内容。

1. 无线电报务学习班的学员们正在紧张地练习收报

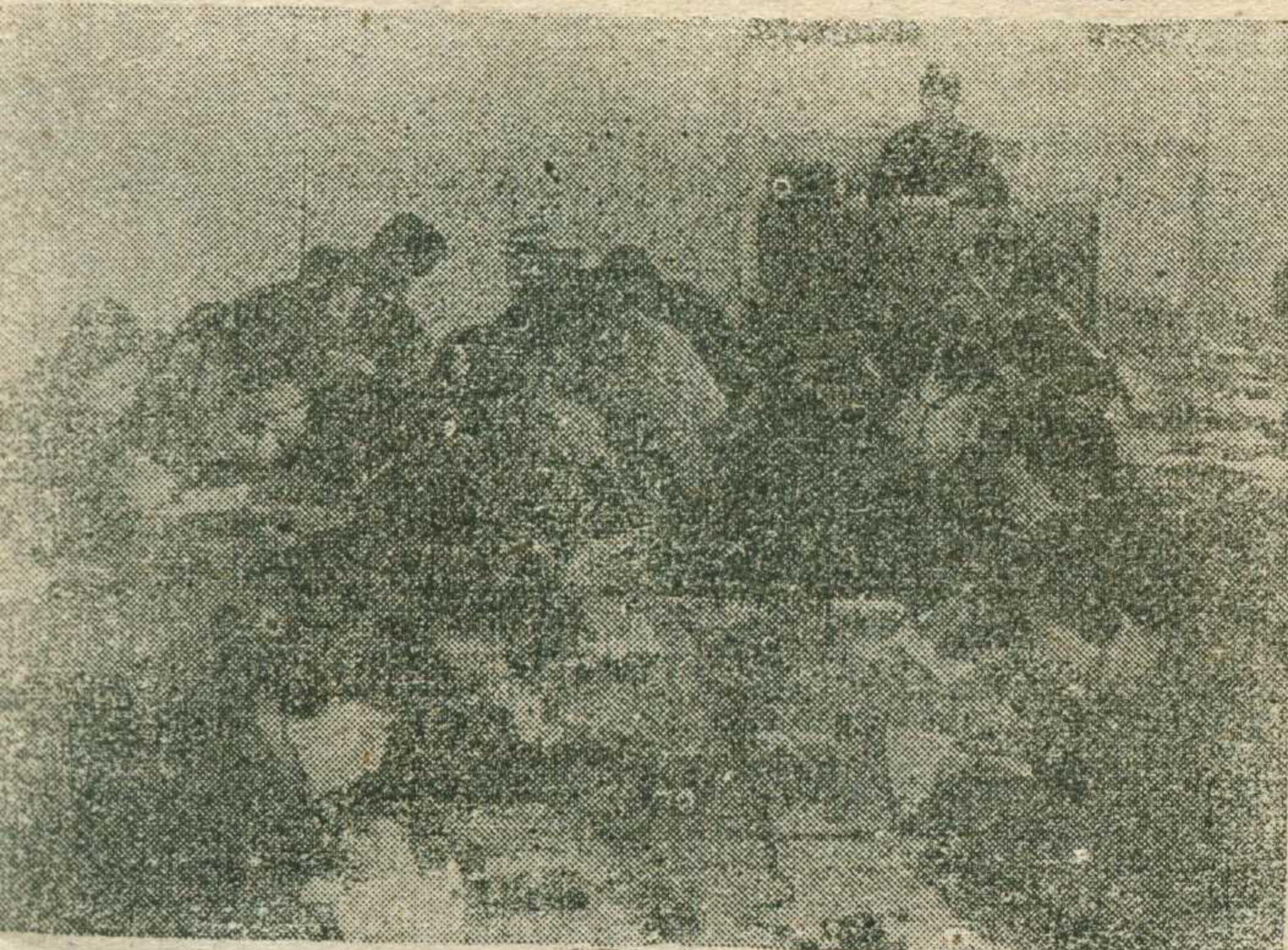

2. 无线电研究组的组员们正在进行电视机的改装工作

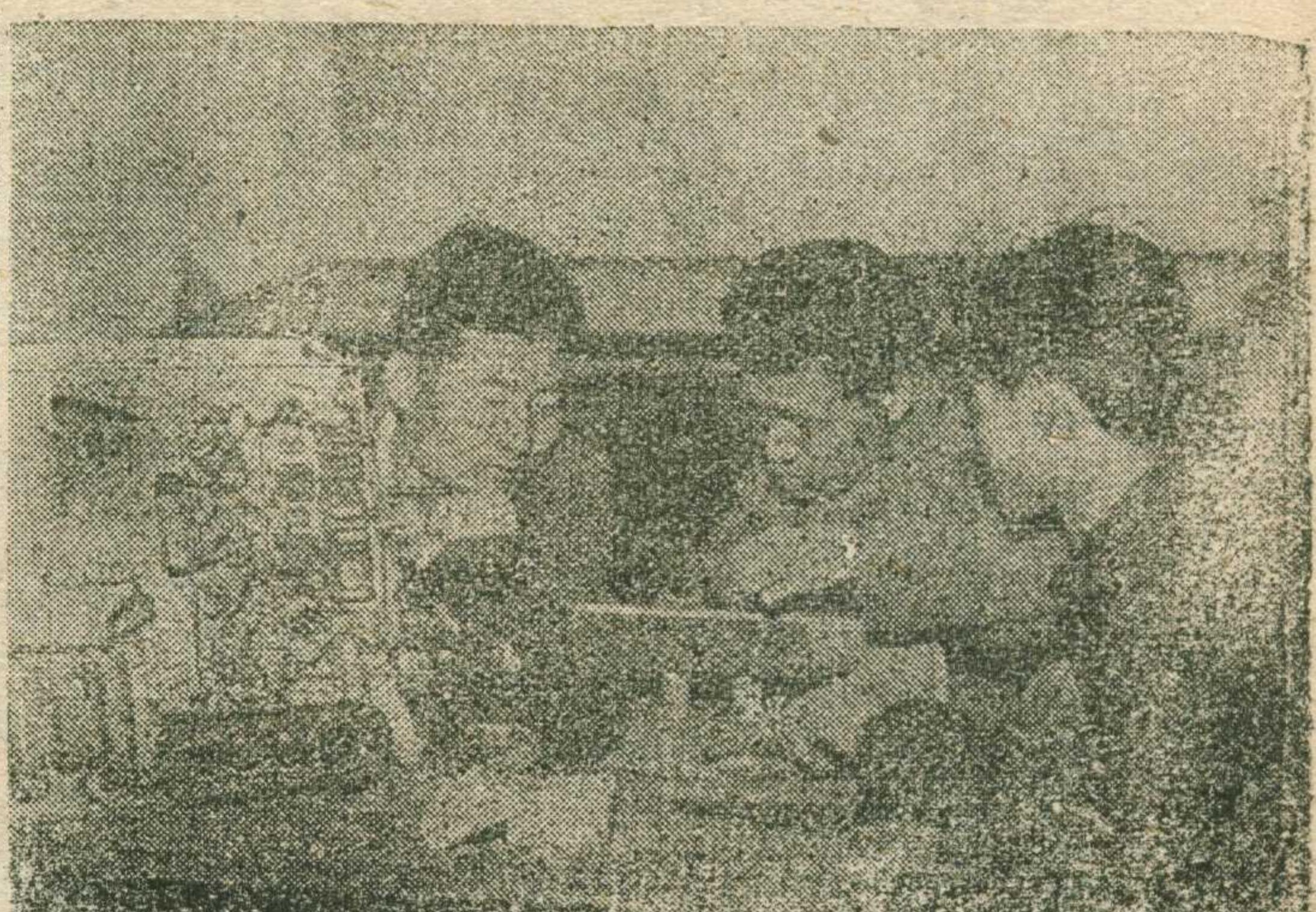

发展中的匈牙利电信工业

• 本刊特約稿 •

(匈牙利) 电信工程师 G. 薩爾闊基

匈牙利的电信工业已經具有七十多年的历史了。在过去数十年中，匈牙利人在这方面的若干重要創造發明，促使了这个工業的發展。在这些貢獻中，有与爱迪生同一年代的普斯卡斯(T. Puskas)發明了電話交換机原理，至今还应用在現代電話技术里。另外还有布劳迪(G. Brody)發明白熾灯泡制造方法，大大提高了白熾灯的效率。

在过去，匈牙利最著名的电信设备制造工厂企業都掌握在西方壟斷資本家手里，因此电信工业的發展受到了極大阻碍。只有在1949年这些企業收归国有以后，才真正得到扩充和加速發展。匈牙利社会主义工人党和政府对于一些可以不需大量耗費國內稀有原料的各项工业确定了大力發展的方針。根据这些方針，电信工业得到国家的大量投資，並且制訂出在1956年以前实现完成的詳細發展計劃。这些計劃是与八国經濟互助委員会各兄弟国家經濟發展計劃中的同一部分相結合着的。

这个長远計劃規定了真空工业包括半导体元件工业，以及長途通信所必需的器材制造工业的 加速發展。根据这个原則，主要的發展方向在于自动電話交換系統，多路載波通信设备，微波设备，以及电子管和半导体元件生产所需机器设备的生产上：我們集中了最大的力量来完成这项任务。同时在研究工作方面也加速进行，以使上述产品的大量生产能按計劃提前实现。除此以外，对原有一些傳統产品的生产，例如广播及电视广播發射机，电声电视播音室用器材设备，無線电收音机及电视接收机，各种超短波收發信机，以及实验室所需的測試仪器等，也不忽視。

在自动電話交換设备、多路載波机和音頻电报机方面，我們进行了許多新型设备的研究与設計工作，並有不少的最新型产品，其中不少品种已在大批生产。

在多路微波通信设备方面，我国生产PM-24型脉冲時間調制微波机一种，供应国外使用。这种机器在机件結構和使用便利上有过一些改进。最近还将更換采用耐用电子管等，以作进一步的改善。改进后的新机还可以分出中繼站的部分話路。

我們还在致力于寬頻帶調頻微波设备方面的广泛研究工作。一种可在一個共用載波上使用 6 个高頻波道，每一波道可通

600 路電話或一个電視节目並另有公务波道的寬頻帶微波机样机已經制成。这种机器明年即將大批生产，供国内外采用。


匈牙利电信工业还生产着若干种中、短波調幅广播發射机和报話兩用的發信机。我国生产的許多超短波調頻广播發射机已經苏联和其他許多国家采用。我国还生产着多种工业用感应式和介質式高頻电热設備以及附屬加工工具。为了适应农業合作社以及鐵道交通上的需要，我国还生产着一些适合短距离用的小型輕便超短波收發兩用机。

在真空技术产品中，匈牙利工业生产着各种型号的收音及放大电子管，新式敷針鎢陰極型發射管，各種整流管，白熾及螢光灯等。同时也进行設計制造許多生产真空器件所需要的机器和工具。


經過許多年的研究实验，匈牙利电信工业还創制了一种測量和記录电离層高度的仪器设备，并在布鲁塞尔国际博覽会上获得金質獎章。这种仪器的制成和使用，对于国际地球物理年的研究工作，提供了很大的便利。

我国工业在电声设备方面生产有多种高保真度的播音机，揚声器，体育场用扩大器和一切附屬设备。我們还制造一种利用繼电器控制灯光变换，适用于体育场中揭示竞赛記分的揭示牌。

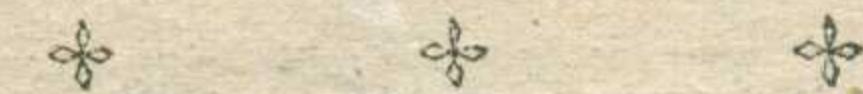为了保証实现以上各种电信器材设备的大量生产，我国工业在制造工艺，以及工具和大批生产所需的机器设备方面，也在努力改善革新。这样未来的电信工业产品，在質量提高和統一的要求上，將会得到更多的保証。（黃兆光譯）




匈牙利东斯蘭(Tungsram)厂在制造中的大功率發射电子管

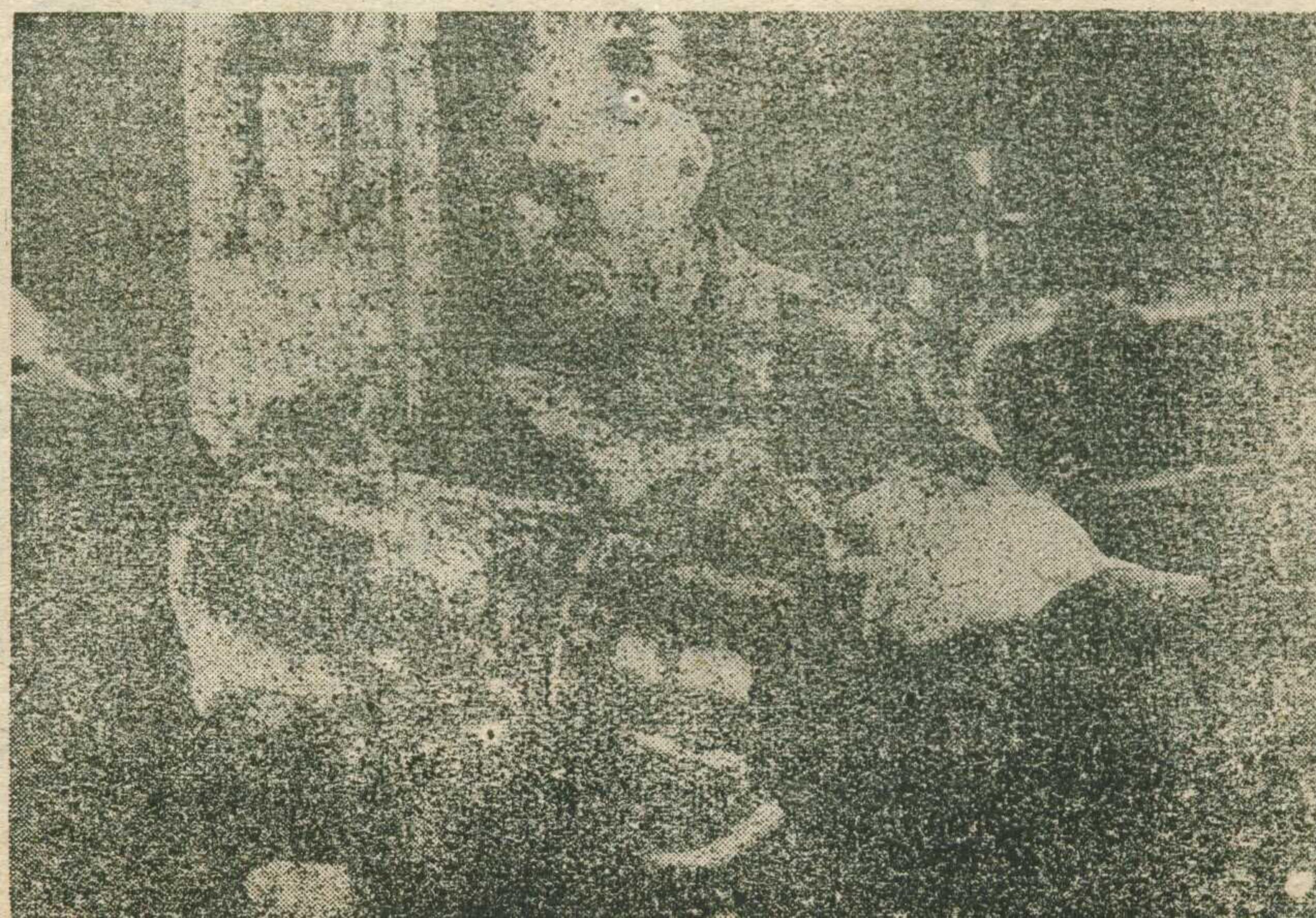

談談拾音器

鍾益棠

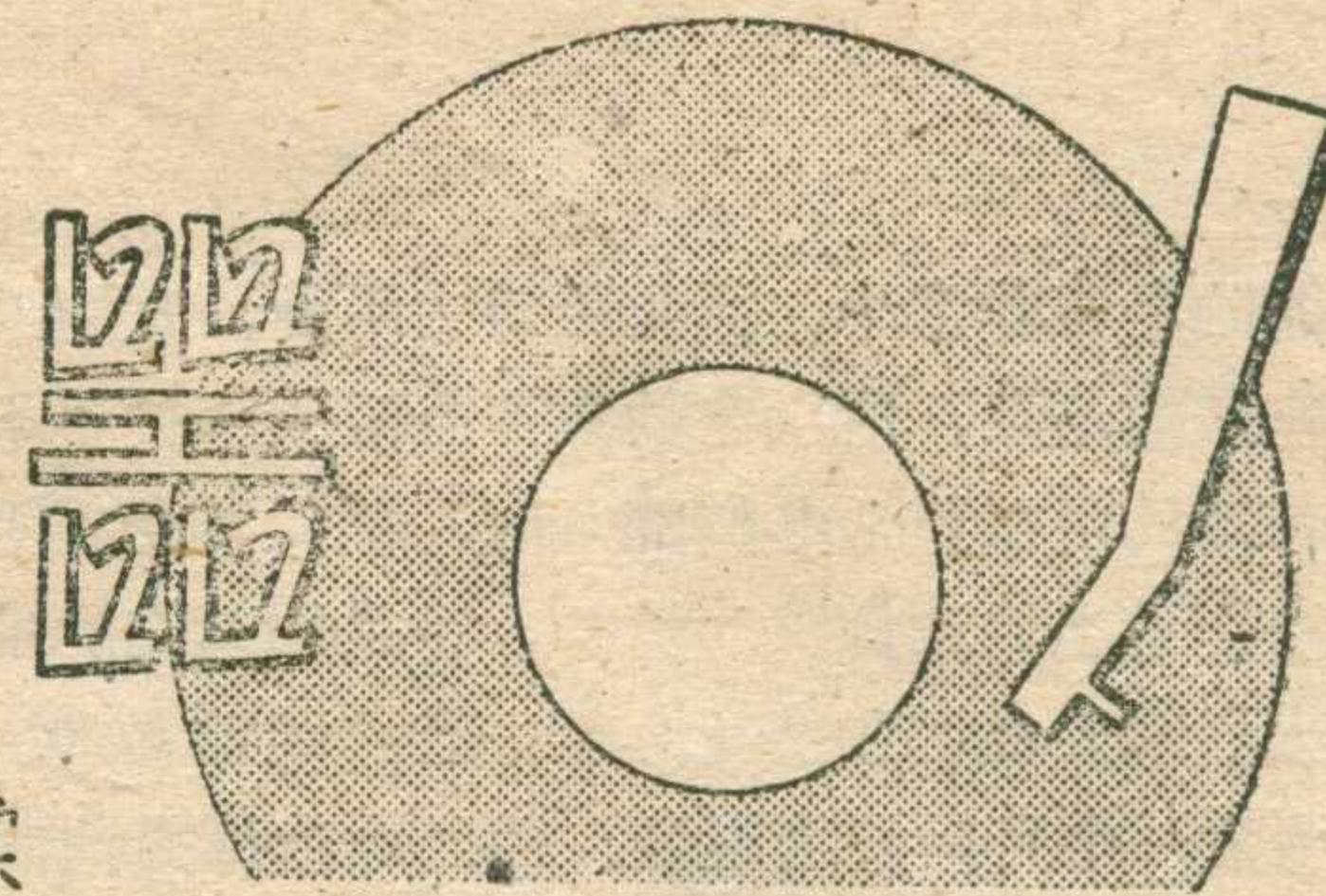

現代所用的拾音器（电唱头）型式虽多，但大致可归併成电磁式和压电式兩大类。电磁式主要有可变磁阻式和动圈式几种，压电式有晶体式和陶瓷式兩种。

电磁式拾音器

可变磁阻式拾音器 这类拾音器的簡單工作原理可用圖1說明：在口字形永久磁鐵上繞有一个線圈，磁鐵所構成的磁路中留有一段空隙，唱針即裝在空隙里可繞軸擺動的軟鐵中。像在電路里經常會遇到的阻抗一样，在磁路內也具有磁阻，不同的物質在磁路中呈現出不同的磁阻，例如空氣隙的磁阻很大，而軟鐵的磁阻却很小。在圖1中，當軟鐵处在靜止位置

時，磁路里的磁阻最小，因而割切線圈的磁力線最多，而當軟鐵移出空氣隙時，割切線圈的磁力線將最少。放送

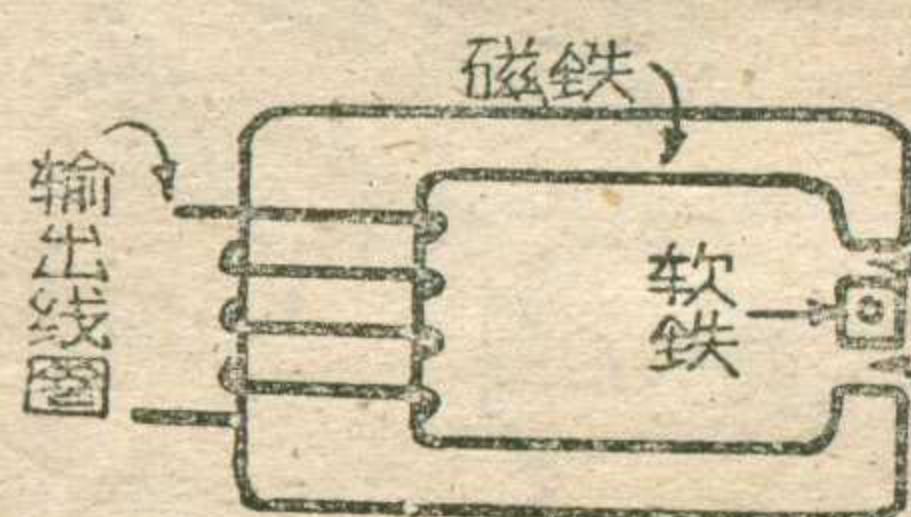


圖 1

唱片时，唱針在唱片音槽中的摆动使軟鐵不断的在空隙中移进移出，从而改变了磁路里的磁阻，使割切線圈的磁力線的数量不断变化，線圈里就出現感应电压。这种拾音器的失真很小，本身的諧振頻率可提高到可聞頻率以外，因而頻率响应曲綫相當平直，但輸出电压較低。圖2是这类拾音器的結構。

动圈式拾音器 它的工作原理是將一个輕小的線圈放在由永久磁鐵产生的磁场中而成（圖3）。工作时唱針使線圈在磁场中摆动而割切磁力線，于是線圈

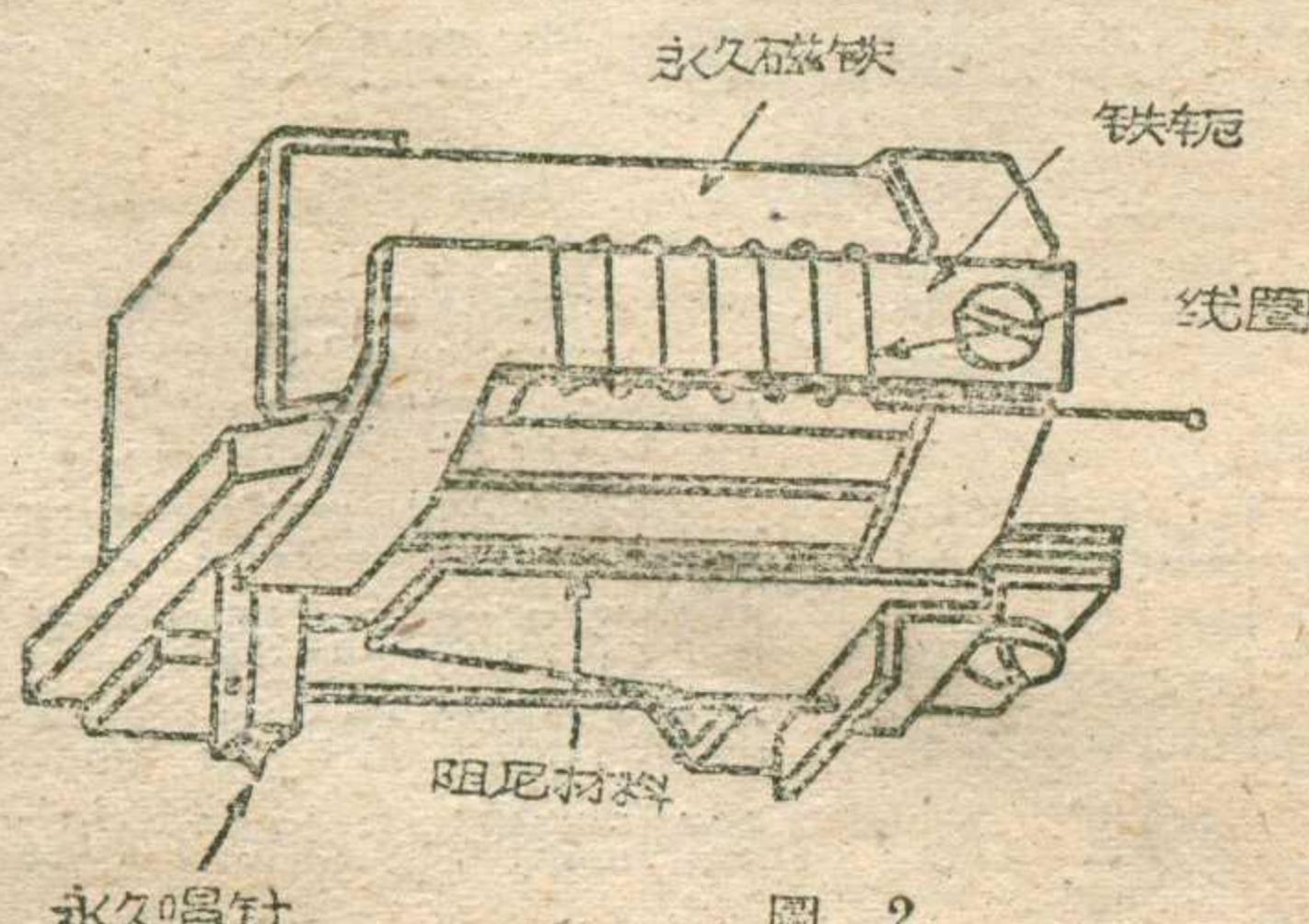


圖 2

兩端就得到感应电压。可以看出，这类拾音器的線圈是一个运动元件，因此要求線圈非常輕小。由于磁场空隙很小，線圈圈数不能繞得很多，因此它的输出电压比可变磁阻式的还要小得多。但是由于磁路內的磁阻不变，線圈在均匀磁场內运动，可获得良好的質量。为了提高必要的信号——杂音比，这类拾音器在使用时，一般都加裝升压变压器，然后才接入放大器。目前国产的动圈式拾音器質量不錯，頻率响应达 20—12000 周。圖4是动圈式拾音器的实体圖。

如上述述，电磁式拾音器的工作是基于电磁感应原理，是使線圈通过交变的磁力線或使線圈割切磁力線而得到感应电压。感应电压的大小和磁力線的交变速度或割切速度成正比，而唱片的录音特性曲綫（刻刀速度——頻率曲綫）在低頻段是隨着頻率的降低而下降的，因此电磁式拾音器在低音部分由于輸出較小而引起頻率失真。为了克服这个缺点，在唱片放大器中應該裝置补偿網絡，使低音部分得到适当的提升。


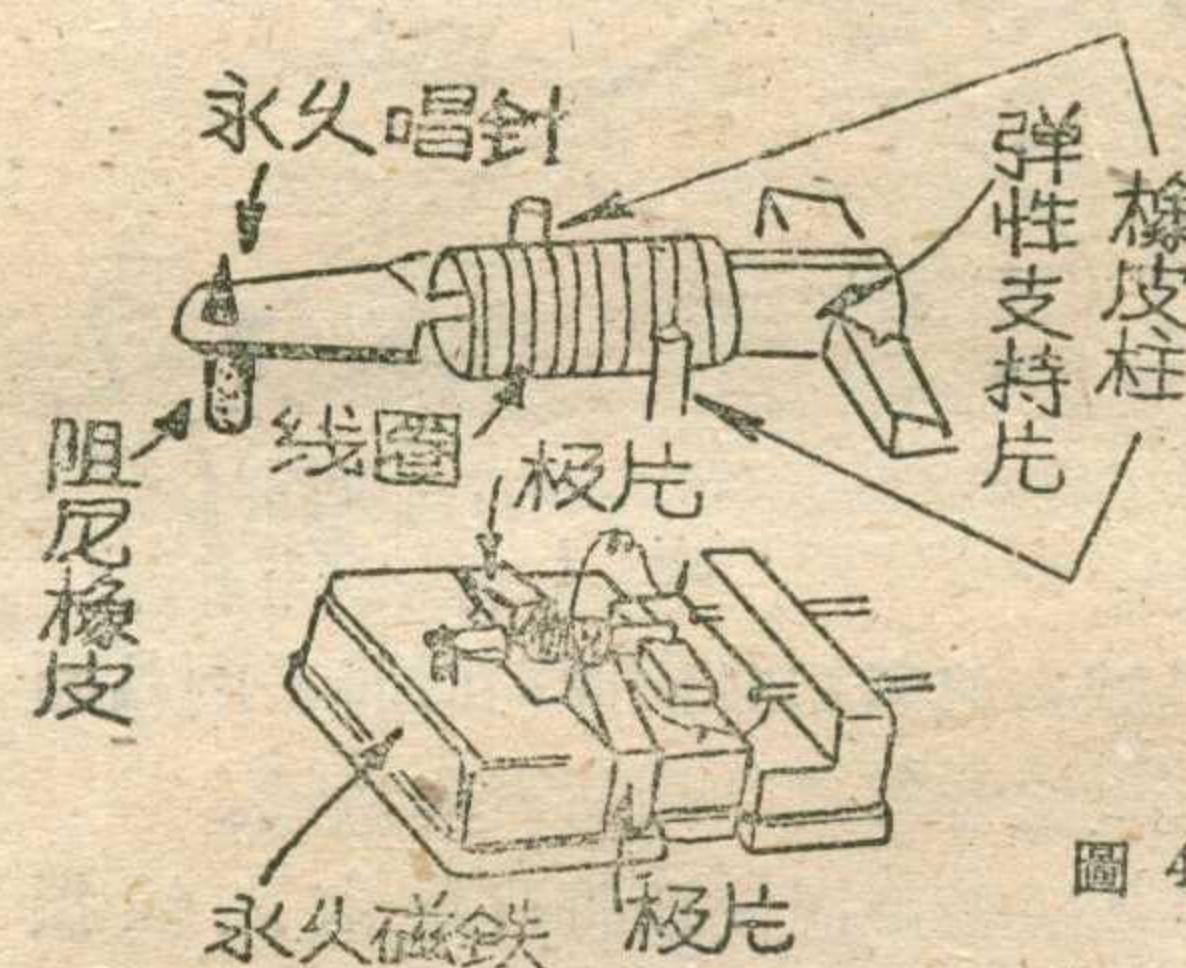


圖 4

拾音器本身具有一定的阻抗，按照不同的种类自几之一歐到几十萬歐。可变磁阻式的阻抗約在 1500 至 5000 欧之間，而大多数的动

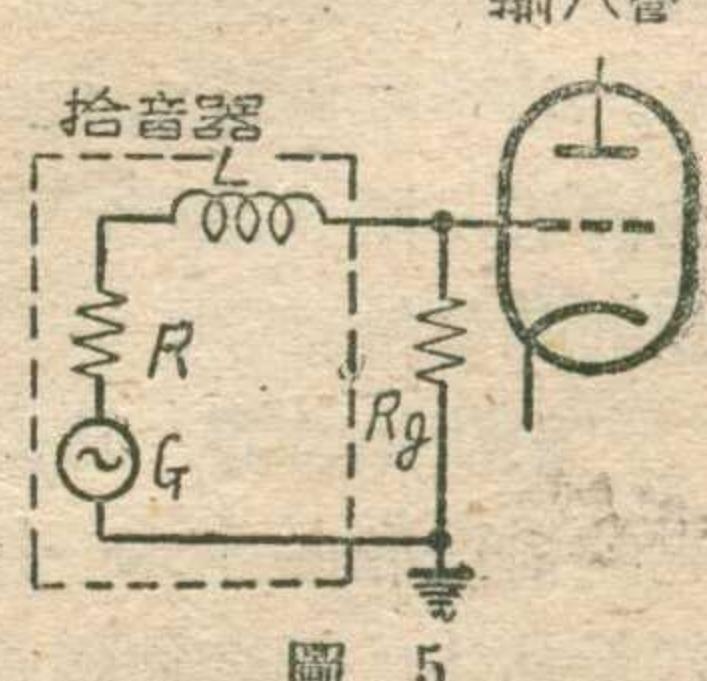圈式拾音器在几十歐以下。电磁式拾音器所包含的線圈决定了阻抗是电感性的，它的等效电路如圖5，其中 L 和 R 是線圈的电感和电阻， G 是输出电压的等效發电机。当拾音器接入放大器时，放大器輸入級的柵極电阻 R_g 即構成拾音器的負荷电阻。如果拾音器的阻抗是純电阻的話， R_g 可以是任何数值，例如动圈式



拾音器的电感非常小，通常可略去不计，它的阻抗可以看作是纯电阻，所以它的负载电阻大小关系不大。当拾音器的阻抗包含电抗部分时，例如可变磁阻式，那就需要适当地选择负载电阻，这是因为它的感抗将和放大器输入电容和接线电容一起在高频段发生谐振，引入一个可怕的谐振峰。适当地选择栅极电阻 R_g 的数值，能够遏止这个高峯而得到平坦的频率响应，一般可在3—5万欧的范围内选用。

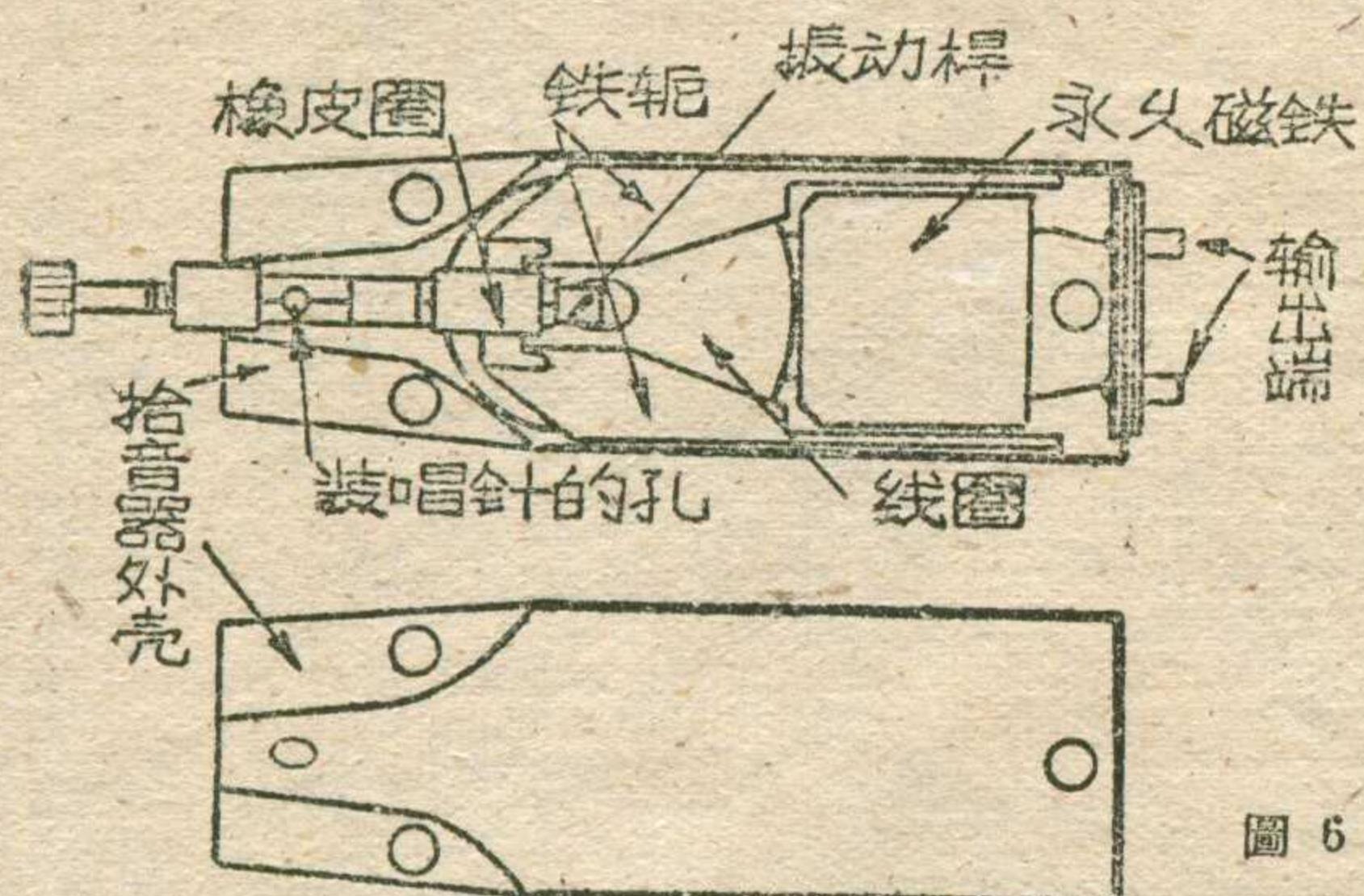


圖 6

我国目前正式生产和大量供应的电磁式拾音器是所谓动铁式的（圖6），其结构是属于旧型的可变磁阻式，阻抗在2000欧以上，频率响应较差，一般从70—5000周。

压电式拾音器

晶体拾音器 最常遇到的压电式拾音器是晶体式的。晶体拾音器一般由酒石酸钾钠薄片构成（圖7）。这种晶体薄片具有显著的压电效应，即当薄片的两面加上电压时，它就产生机械振动；加以机械力使其扭曲或伸缩时将在两晶面之间产生电压，压电拾音器即利用后者的特性。

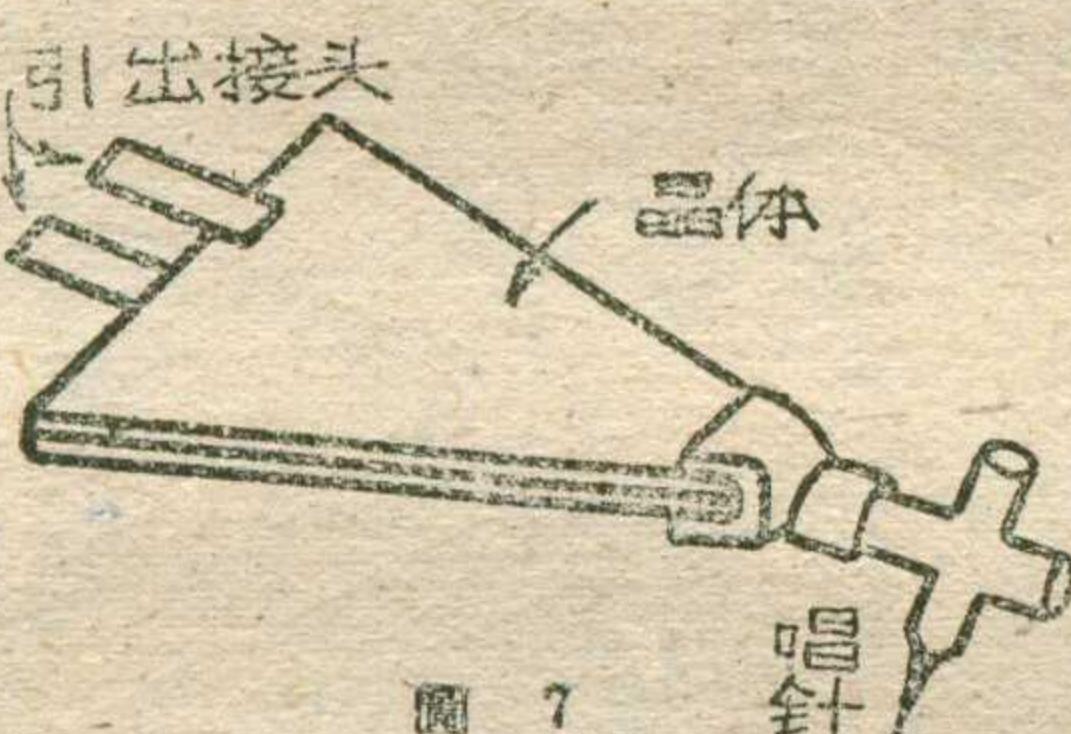


圖 7

酒石酸钾钠晶体在较高温度即将导致永久性损坏，例如温度上升到130°C左右，就将溶化成液体而完全失效。而且它还必须严密地封闭起来以防受潮。

我国过去生产的晶体拾音器频率响应一般约70—7000周，但最近生产的某些产品的质量，已有显著提高，频率响应可达10000周，圖8是国产晶体拾音器的构造，圖9是国产新型的78转和慢转密纹唱片两用的晶体拾音器。

陶瓷拾音器 这是一种广泛使用的新型拾音器。它的构造和晶体式一样，但改用钛酸钡做成的陶瓷来代替晶体。把这种陶瓷放入很强的静电场中使其中的

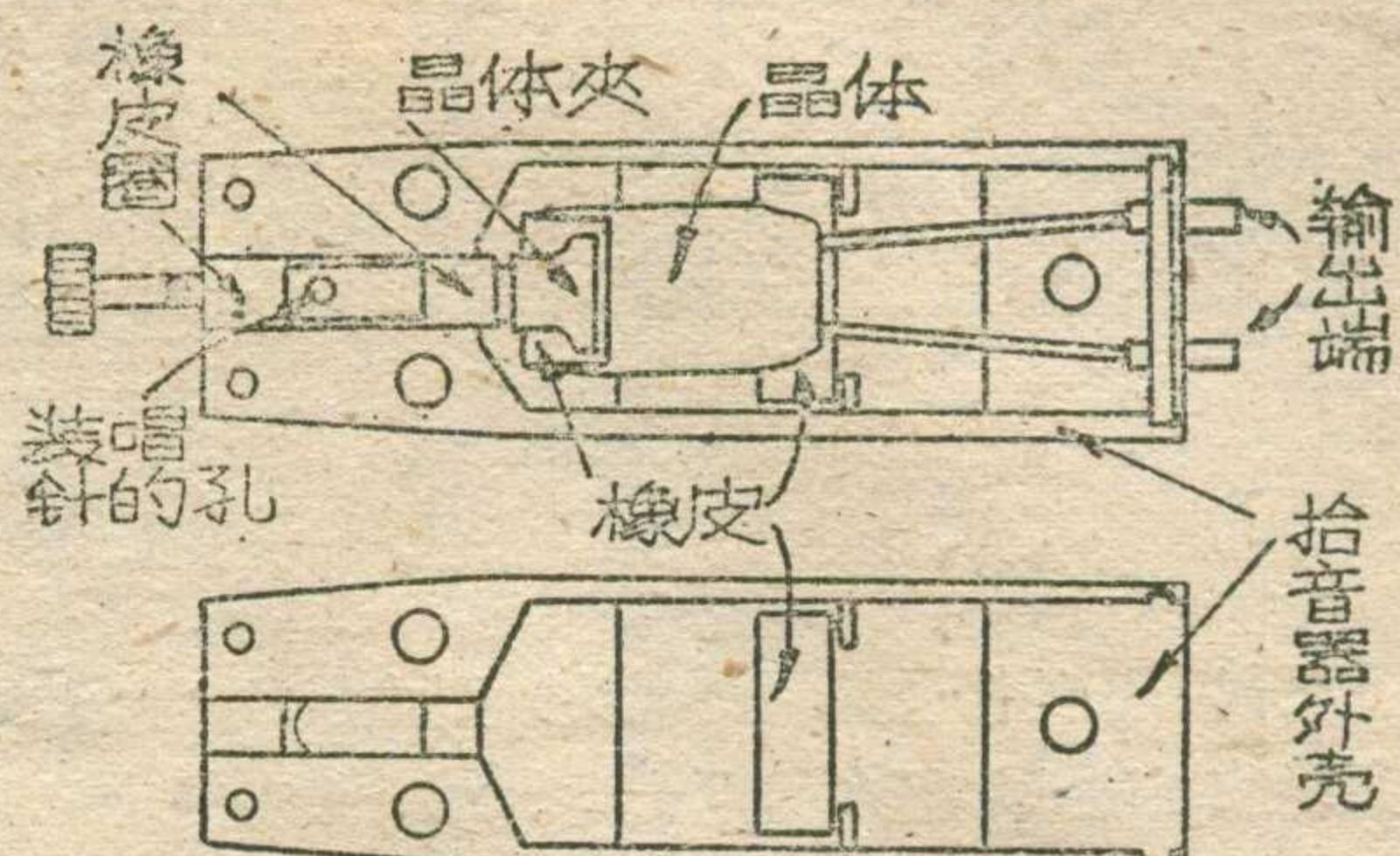


圖 8

分子极化以后，就可以得到和酒石酸钾钠晶体一样的压电特性。足以使酒石酸钾钠损坏的温度和潮气，对陶瓷拾音器说，都不再成为问题，因此，它是一种理想的压电式拾音器。

压电式拾音器输出电压的大小与机械振动的位移成正比，而与振动的速度无关，因此放音时补偿录音特性曲线低频段的问题基本上不再存在。这类拾音器的输出电压很高，和电磁式拾音器相比，可以省掉一级放大器。另外它的价格较高质量的电磁拾音器便宜很多，也不易受外界杂散电场的干扰。现代高质量的压电式拾音器已将其本身的谐振频率移至可闻频率以外或遏止其谐振峰使它并不显著，频率响应可达30—15000周±3分贝，和高质量的电磁拾音器相差不远。

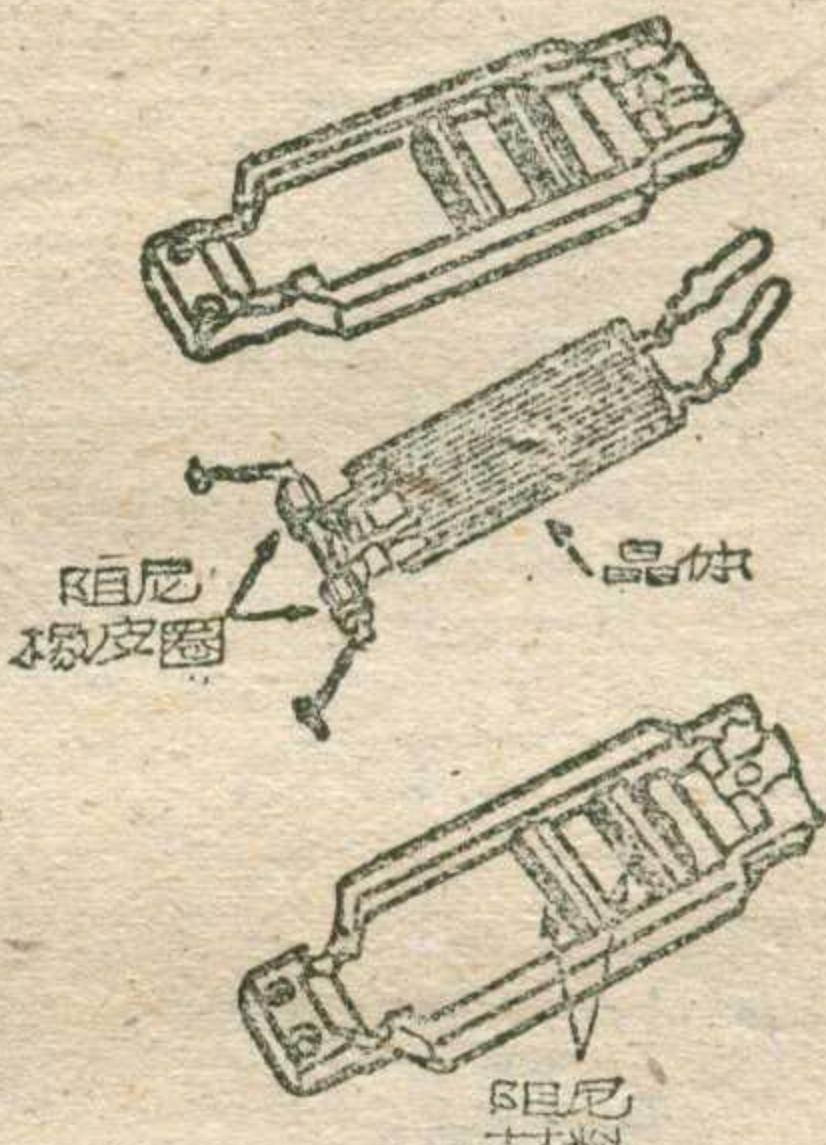


圖 9

压电式拾音器的等效电路如圖10，其中C为压电薄片构成的电容，G为输出电压的等效发电机。它的阻抗很高，一般为几十万欧，而且是电容性的，电容约500—2000微微法。和电磁式拾音器一样，栅极电阻 R_g 构成了它的负载电阻。从图中可以看出， R_g 必须很大，否则低频段C的容抗很大，会降掉很多电压，低频段大为衰减。一般 R_g 可选用0.3—0.5兆欧。


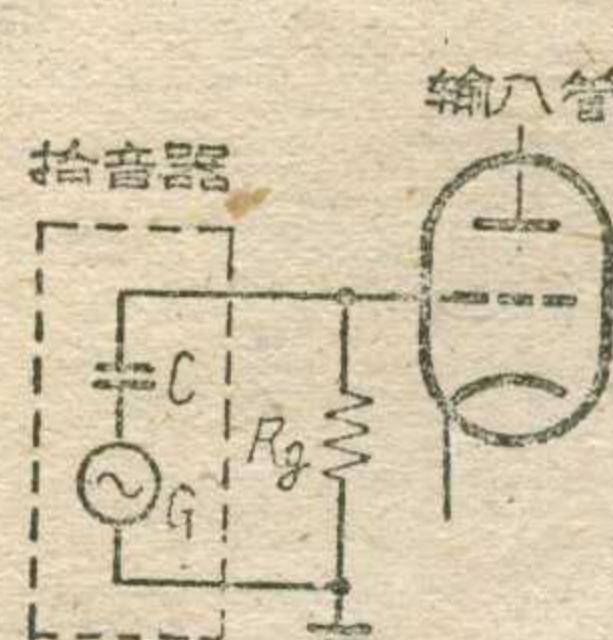


圖 10

音臂

音臂的设计和拾音器的特性有关，因为音臂会和拾音器一起产生机械谐振，在工作频段内引入高峯。通常这种谐振的频率低于100周，而在高质量的设计中应该低于20周。选

(下接第11頁)

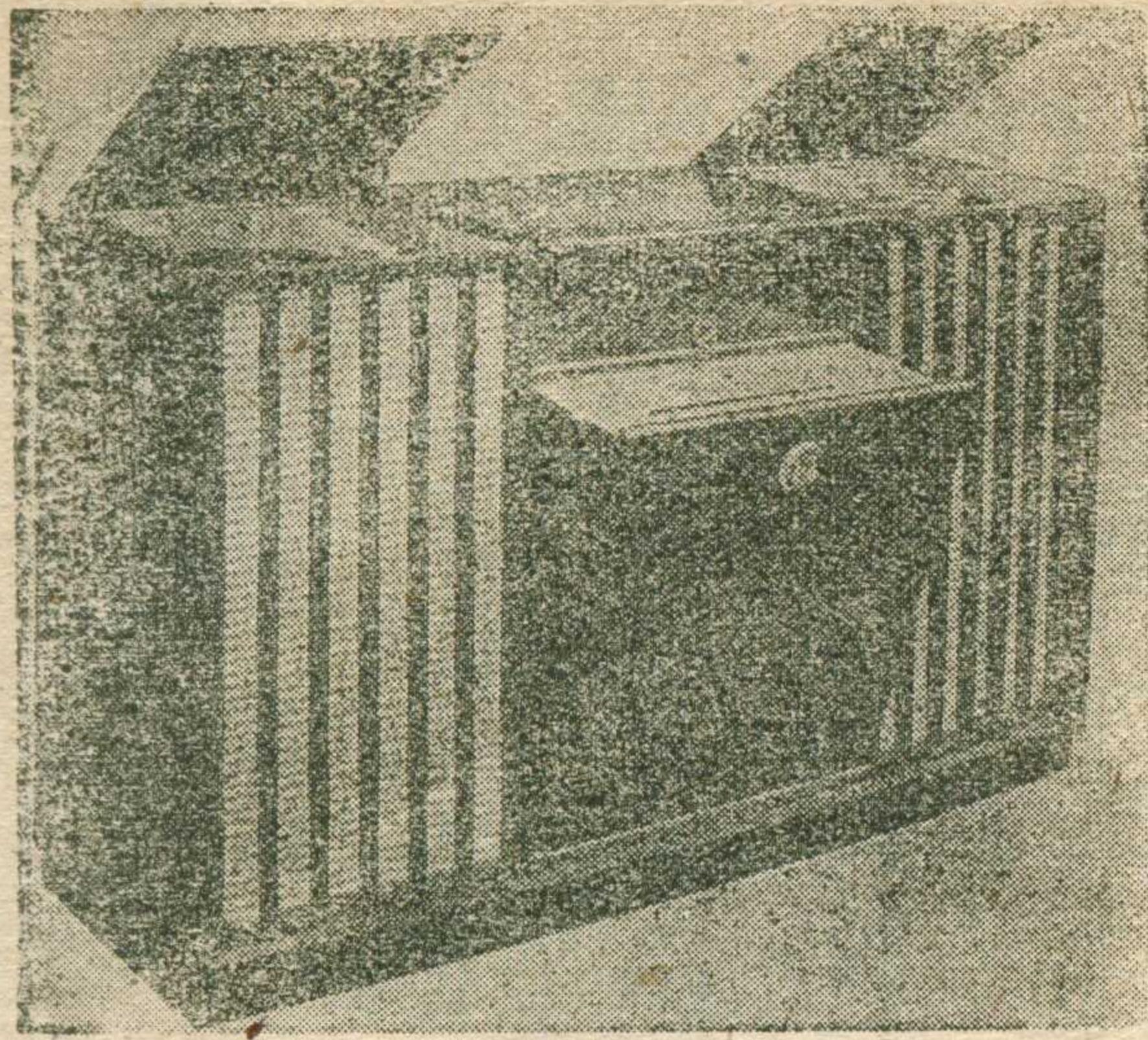

532型 16灯落地式三用机


华玲

去年在北京举办的国产收音机观摩评比会上，国营上海广播器材厂展出过一种14灯落地式收音、电唱、录音三用机（型号532）。从展出到现在，原机经过该厂不断改进，特别对于放音音调的优美动听，比原设计有了显著提高。改进后的机件为16灯机，仍包括收音机、电唱机和录音机三个部分，每一部分能单独使用，也能联合使用，录制收音或唱片节目。


机件性能

收音机 共使用10个电子管，内收音部分与该厂另一产品131型七灯机相同，有磁性天线，琴键式

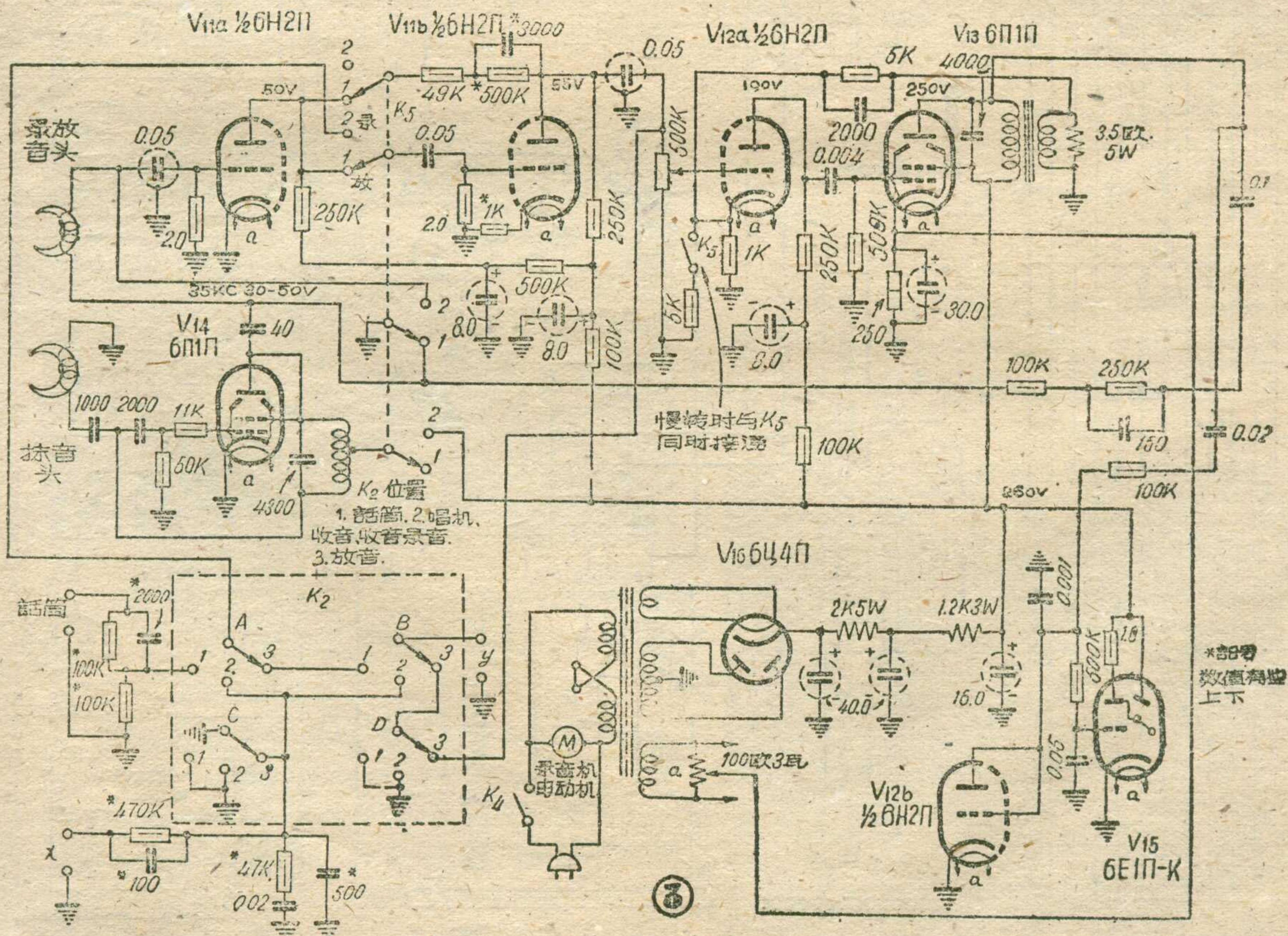波段开关；改进后的机件，低放部分除有高低音分开的音调控制外，加装了唱机低音补偿网络，推动级改用阴极倒相电路，末级放大改用所谓“超线性放大”电路，使音调进一步改善，失真率也达到最小；另外，在降低交流杂音比方面，现在的电路也比过去的提高了-10分贝。改进后的机件性能如下。电源电压：110、117、145、220和240伏交流；功率消耗：180瓦；收听波段范围：中波520—1600千周（576—199公尺），短波I 3.95—7.6兆周（75—39.4公尺），短波II 9—12.1兆周（33.3—24.7公尺），短波III 14.9—19兆周（20.7—15.6公尺）；频率响应：60—15000周。



V_{5a} 1/2 6Н1П V_{5b} 1/2 6Н1П V₆ 6П1П

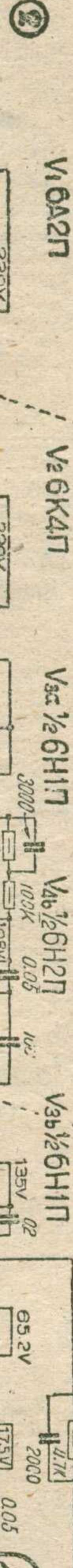

V₆ А2П

V₂ 6К4П

V_{3a} 1/2 6Н1П



V_{3b} 1/2 6Н1П

V_{4a} 1/2 6Н2П

V_{4b} 1/2 6Н2П

V₅ 6Ц4П

V₆ 6Ц4П

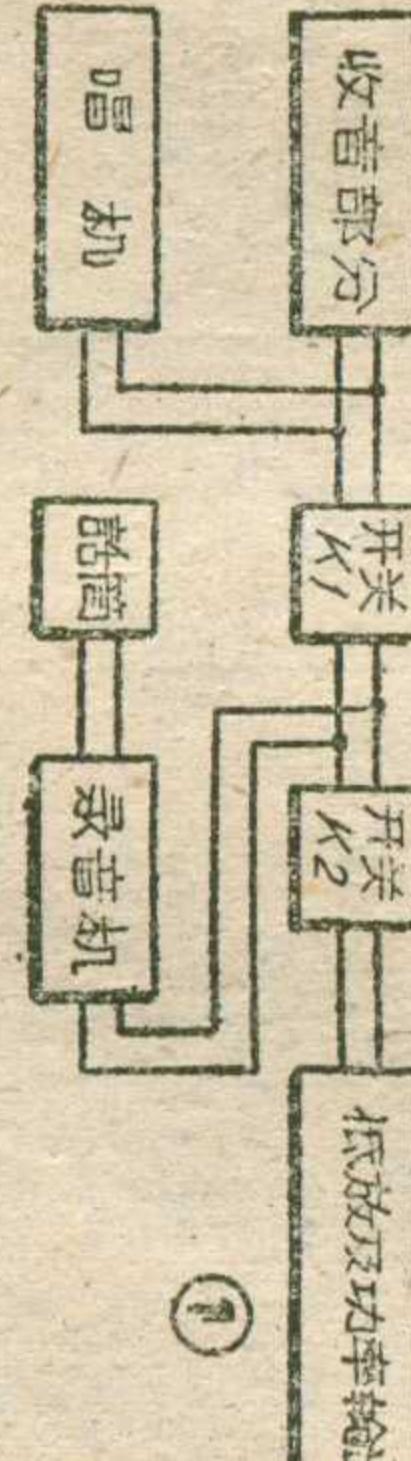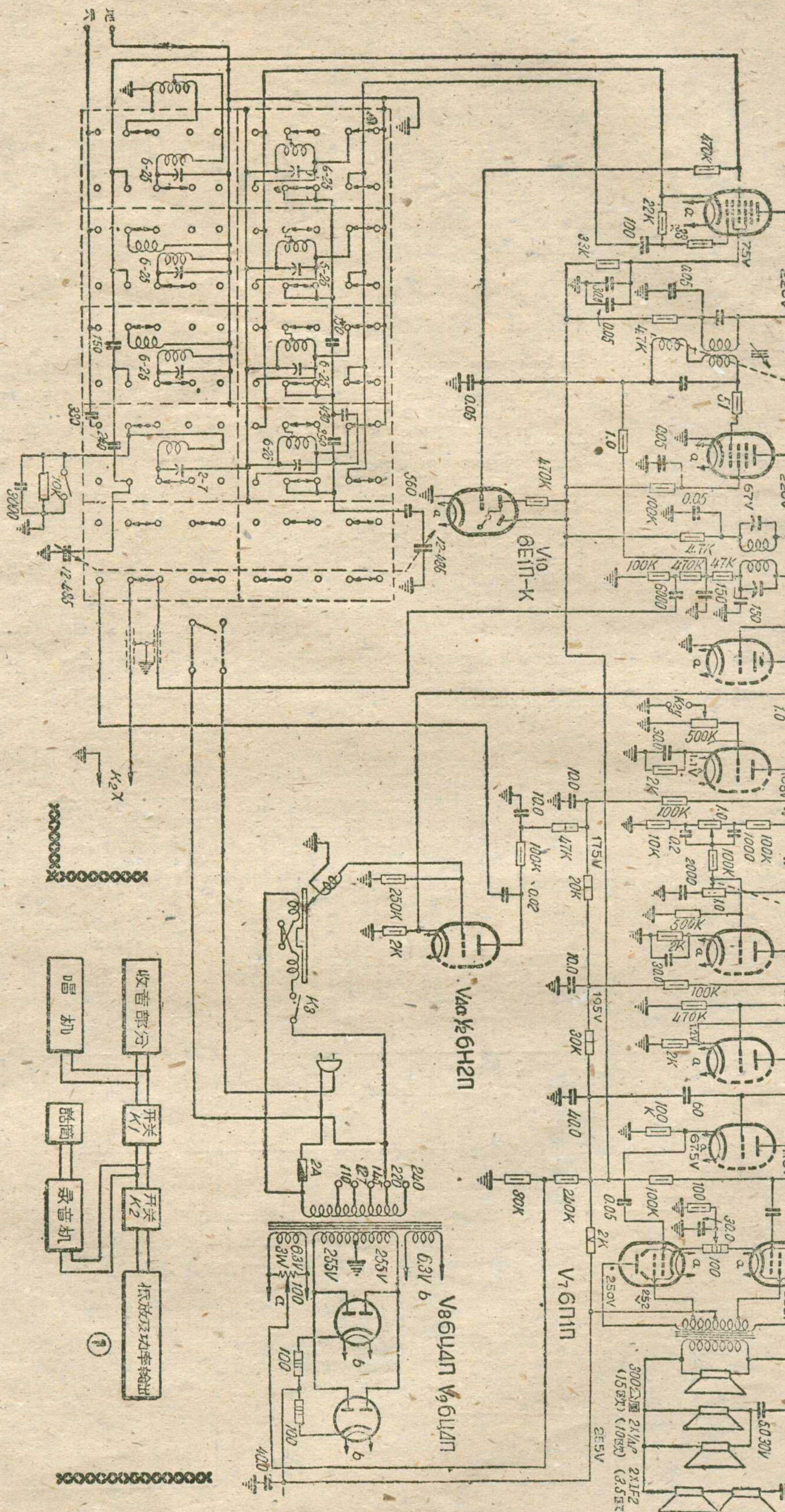

①




收音部分

开关 K1

开关 K2

低放及功率输出

录音机

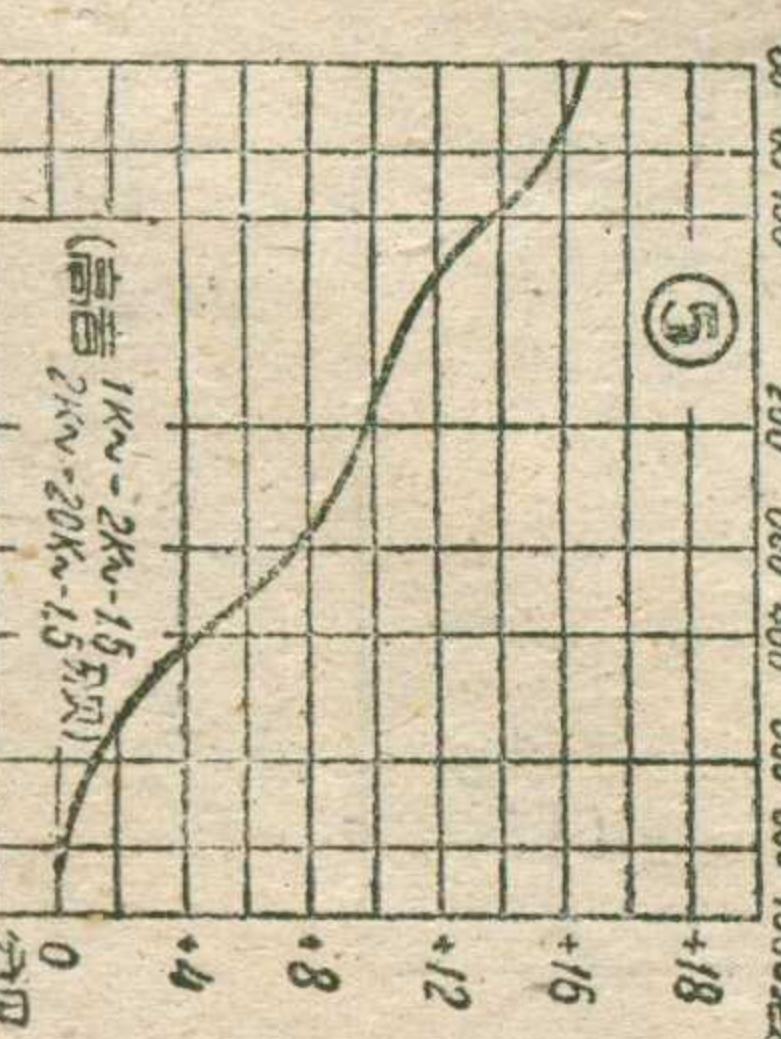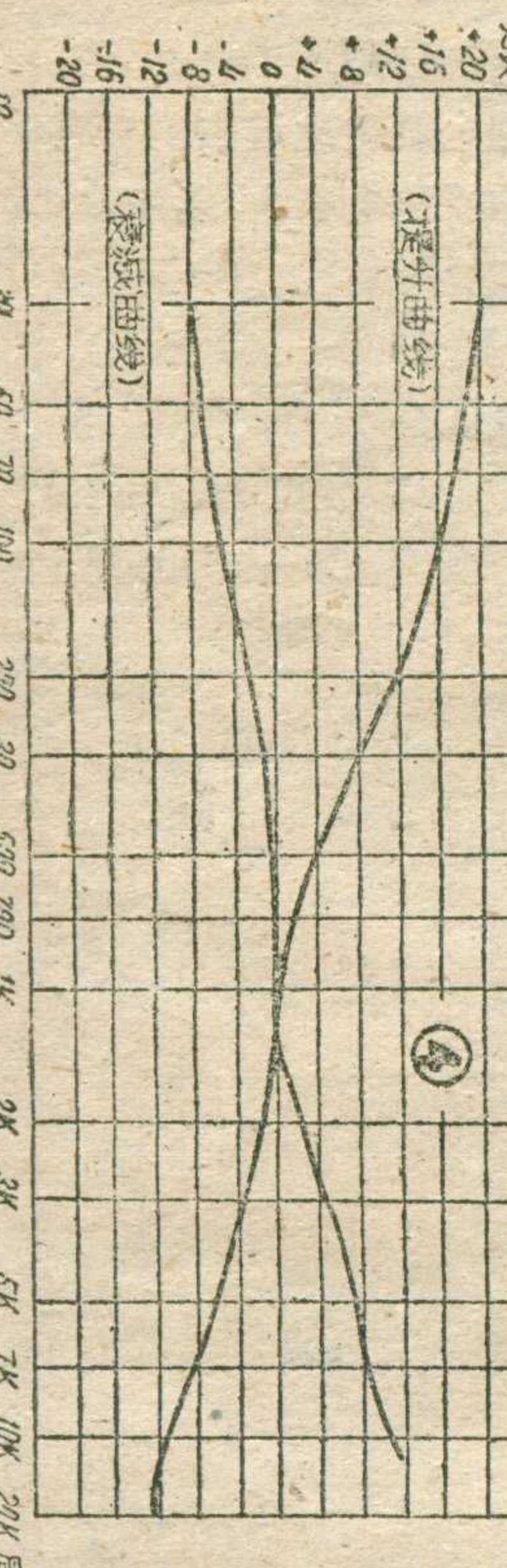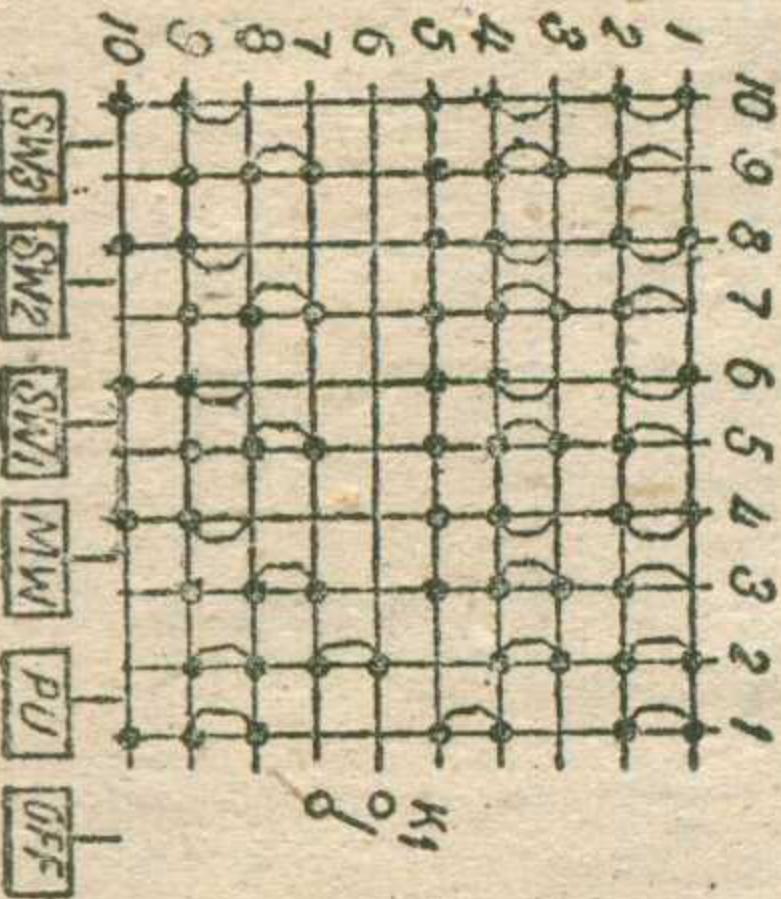

±2分貝，低頻灵敏度：唱机輸入400周时不小于15毫伏；交流杂音比：-42分貝；失真度：包括仪器失真，60—7500周，不大于1.5%（末級为0.75%），7500—15000周，不大于3.5%（末級为1.2%）；額定輸出功率：6伏安。其它如选择性、灵敏度、像頻抗拒比等与131型机相同（見“無綫電”1958年第9期介紹）。

唱机、录音机 唱机与录音机均系上海录音器材厂产品，經与該厂协作改进，目前唱机改用該厂941型四速（78、45、33 $\frac{1}{3}$ 、16 $\frac{2}{3}$ 轉速）唱机，采用动圈式唱头，任何种类轉速的唱片均能使用，非線性失真200—400周为10%，400周以上不大于7%。

录音机系該厂810型，有兩种轉速：快速19.05公厘/秒，慢速9.5公厘/秒，能在同一磁带上作上下兩次录音。录音机灵敏度为8毫伏，頻率响应（快速）60—8000周±3分貝；非線性失真（快速）60—8000周小于2%，噪音电平-32分貝。

喇叭与木箱 为了达到立体音响以及声压比較平衡，在喇叭分佈方面，左面（唱机下）是2只1F2中音椭圆形喇叭（口徑125公厘），右面（录音机下）上面是2只1/4PF高音喇叭，下面是1只低音喇叭（口徑300公厘）。木箱內壁四周敷有2.5公厘厚呢氈，小喇叭后面有木制隔音罩（減少滲音），中音喇叭下面有150×300公厘的低音出音孔。

圖註

1. 16灯机方框圖；
2. 532型三用机收音电唱部分線路；
3. 532型三用机录音部分線路；
4. 高低音調提升衰減曲線；
5. 低音补偿曲線。

（上接第8頁）

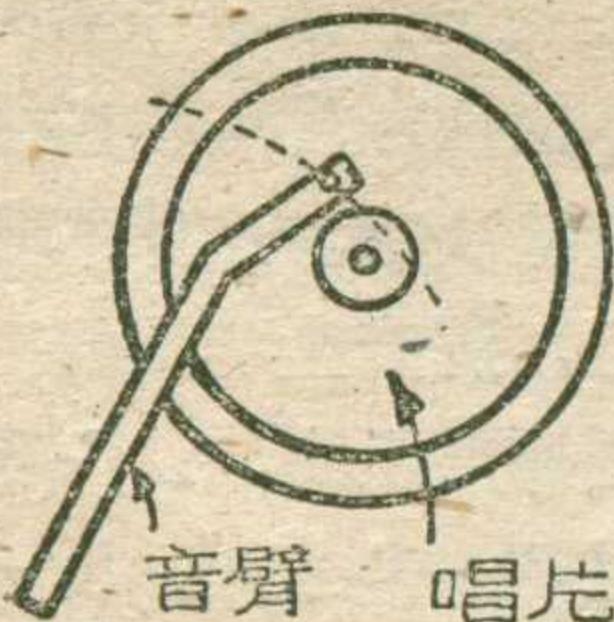


圖 11 唱机上音臂的一端固定地支持在軸上，另一端（拾音器）隨着唱片旋轉，音臂向內槽移動，唱針移动的軌路是一段圓弧，从拾音器到音臂旋軸的中点試連一直線，除了有一点可以和唱針跟唱片音槽接触点的切線並行以外，在其它点上都構成了一个角度，这样就發生了所謂“循跡失真”。把音臂的前端做成弯曲形狀，使其長度超越于轉盤軸心（圖11）。这种結構可起补偿作用，減小循跡失真。

五極管接成三極管 使用时参数的計算

把五極管当作三極管使用时，电子管的基本参数可以用五極管原来的各項参数按本文举出的公式加以計算，誤差不致超出20%，实用上已够滿意。

采用下述公式計算时，为了減少誤差，在电路上应有兩点限制：接成三極管使用时，屏电压不超过原管作五極管使用时帘栅压的容許值，栅偏压也不超过原来規定的数值。

接成三極管后，它的跨导 S_t 、內阻 R_{pt} 和放大系数 μ_t 的計算公式如下：

$$S_t = \left(1 + \frac{I_{sg}}{I_p} \right) S,$$

$$R_{pt} = \frac{E_{sg}}{(I_p - S E_c) \left(1 + \frac{I_{sg}}{I_p} \right)},$$

$$\mu_t = \frac{S E_{sg}}{I_p - S E_c}.$$

式中 I_{sg} 为帘栅流， I_p 为屏流， S 为在正常运用下的跨导， E_{sg} 为正常运用下的帘栅压， E_c 为栅偏压，都是五極管原来的各項参数。

下面我們用五極管6Ж3П作一实例加以計算。当屏压 $E_b = E_{sg} = 150$ 伏， $E_c = -2$ 伏时，6Ж3П的屏流 $I_p = 6$ 毫安，帘栅流 $I_{sg} = 1.6$ 毫安，跨导 $S = 5$ 毫安/伏。

接成三極管后，

$$S_t = \left(1 + \frac{1.6}{6} \right) 5 = 6.35 \text{ 毫安/伏},$$

$$R_{pt} = \frac{150}{[6 \times 10^{-3} - 5 \times 10^{-3}(-2)] \left[1 + \frac{1.6}{6} \right]} = 7.4 \times 10^3 \text{ 欧},$$

$$\mu_t = \frac{5 \times 10^{-3} \times 150}{6 \times 10^{-3} - 5 \times 10^{-3}(-2)} = 47.$$

我們再通过实測加以驗証，当 $E_b = E_{sg} = 150$ 伏， $E_c = -2$ 伏时，測得数据为：

$$S_t = 6.3 \text{ 毫安/伏},$$

$$R_{pt} = 7.0 \times 10^3 \text{ 欧},$$

$$\mu_t = 44,$$

和上述計算結果接近。（張淞芝根据苏联“無綫電”雜誌1959年第2期材料編寫）

六通道音频谐振式

模型遥控设备

陶考德



本文介绍的是較高級的航空模型遙控設備，也适用于較高級的航海模型，它能够控制模型作六个动作，例如左轉、右轉、爬升、俯冲等等。机件設備並不复杂，讀者如耐心制作，一定可以成功。

設 备 說 明

整套設備分兩大部分（見方框圖1）：地面上的發射設備和裝在模型上的接收設備。

設備的工作原理和普通無綫電广播的收發是差不多的，不过無綫電广播收發的是語言音樂等复杂多变的音頻調幅波，而这套設備仅能收發六个具有固定频率的音頻調幅波。操縱器上裝有六个按鈕，按下任一个按鈕，音頻振盪器就产生一个特定的音頻信号，它代表一項“指令”（一項操縱動作）。举例說：256周音頻代表左轉，350周代表右轉，等等。

操縱器选出的音頻信号，被送入高頻振盪器进行調制並通过天綫向外輻射。操縱器每次只能选出一个音頻信号，因此，發射机在同一

時間內只能發出一个單純的音頻調幅波，这和多路信号同时發送的多路遙控設備是不同的，不能相混。


接收机收到信号后，把音頻信号檢出並放大。和一般收音机不同的地方是：接在接收机輸出端的負荷不是耳机或揚声器，而是一个特殊的另件——諧振繼电器。

諧振繼电器能够“鑑別”音頻信号。它主要由六片具有固定机械自然諧振频率的簧片組成，只要接收机輸出的音頻信号的频率和其中某一簧片的自然諧振频率相同，这簧片就共振，屬於这簧片的电路被接通了。

代表左轉的按鈕，預先被調整好的音頻振盪器就产生一个256周的音頻信号，而256周的音頻是特定代表左轉的。这个信号經過調制、輻射，由接收机收到后，再經過檢波、放大、輸入到諧振繼电器，一个自然諧振频率为256周的簧片被引起共振，接在这个簧片上的繼电器工作，它的接点接通了專司方向舵的电动机往左轉的电路，舵面左偏。同理，另一个350周的音頻，控制舵面右偏，等等。

發 射 設 备

發射設備包括操縱器、音頻振盪器、高頻振盪器和天綫等四个部分，線路見圖2。

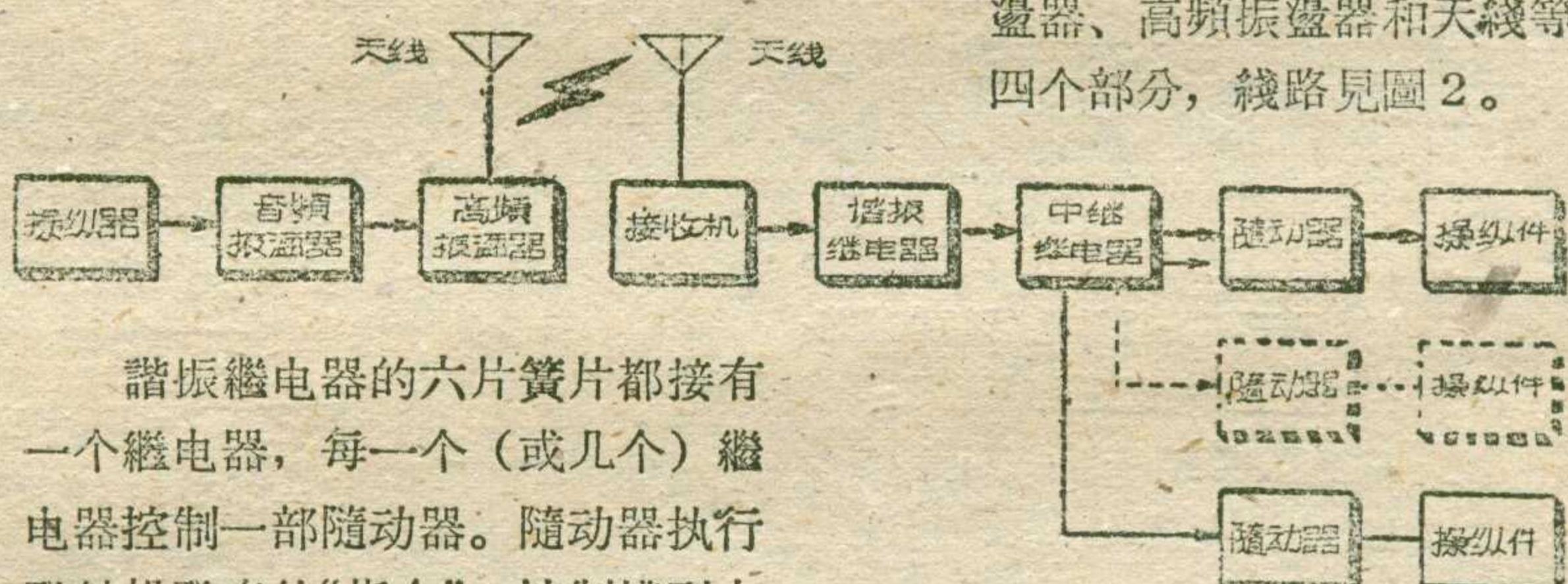

諧振繼电器的六片簧片都接有一个繼电器，每一个（或几个）繼电器控制一部隨動器。隨動器执行發射机發來的“指令”，控制模型上的“被操縱件”，从而反映符合于人們意志的动作。例如按下操縱器上


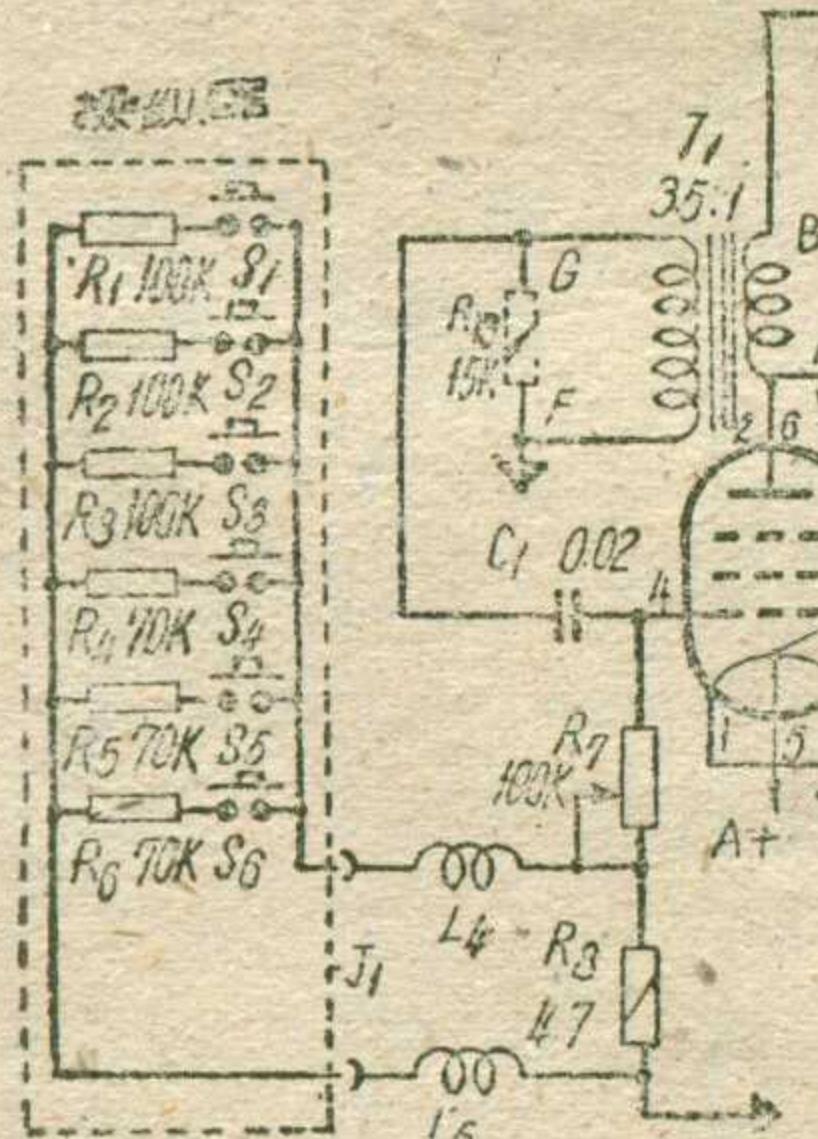


圖 2

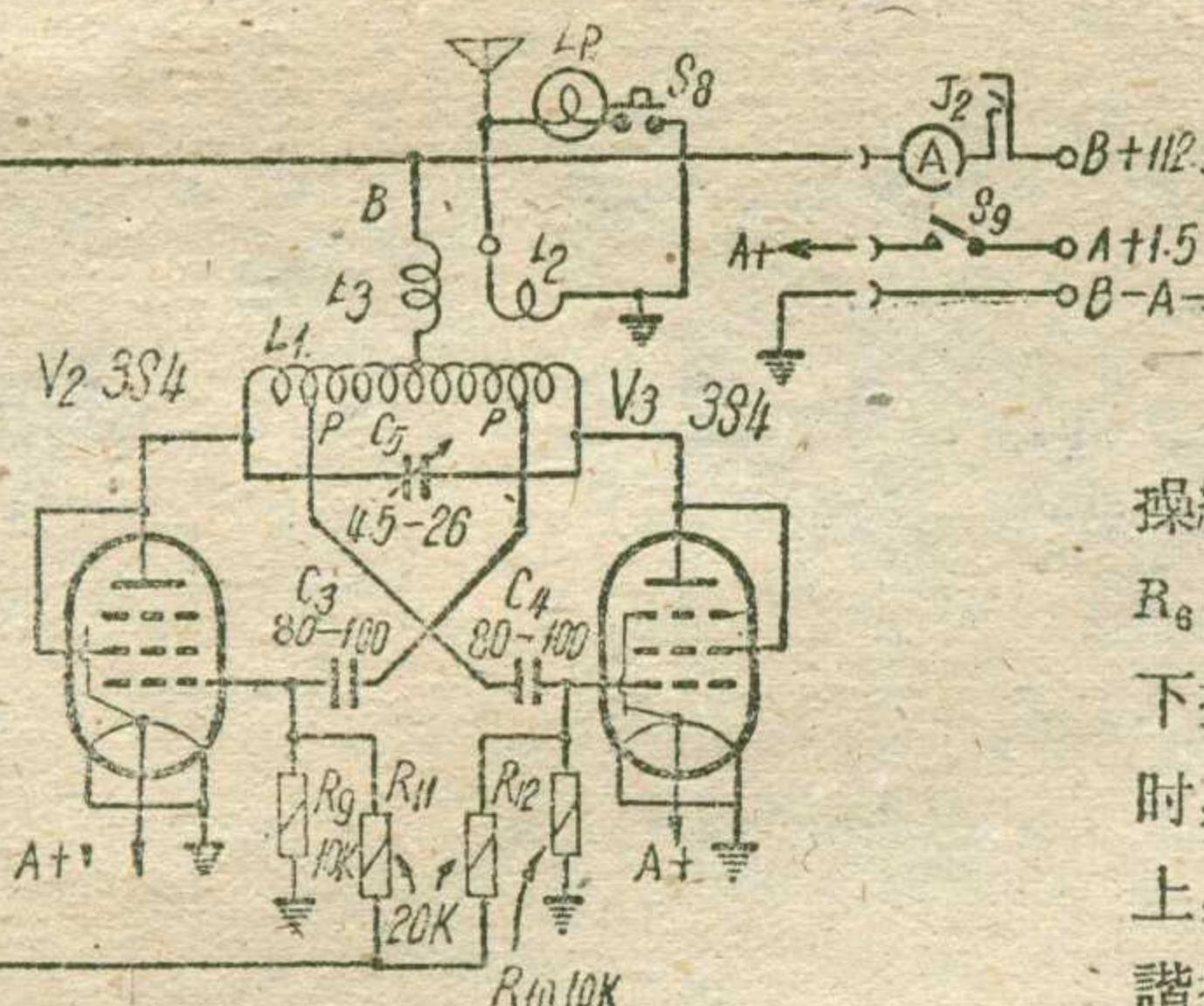

音頻振盪器 由电子管 V_1 和低頻变压器 T_1 組成。振盪频率由 T_1 的电感、柵極电容 C_1 和柵極电阻等的数值决定。选择不同的柵極电阻，將产生不同的振盪频率。柵極电阻由 R_7 、 R_8 和操縱盒中的电阻 R_1 — R_6 組成。 R_1 — R_6 的阻值是預先調整好了的，当按下按鈕开关 S_1 — S_6 中任一个按鈕时，相应的某一电阻就並联到 R_3 上，从而产生一个特定的，能引起諧振繼电器上某一个簧片共振的音頻。

R_3 的阻值很大，如果 S_1 — S_6 开



圖 3

路， V_1 將產生斷續振盪，因此 V_1 的帘柵電路內最好串聯一只與 S_1-S_6 連動的開關 S_7 ，使 S_1-S_6 開路時， S_7 也開路， V_1 就停止工作了。

高頻振盪器 这是由2个3S4組成的推挽振盪電路，工作頻率選用27兆周。 V_1 產生的音頻電壓經 C_2 和 R_{11} 、 R_{12} 加到 V_2 、 V_3 的柵極上進行調制，調制後的高頻信號由振盪線圈 L_1 耦合到天線線圈 L_2 ，再由天線向外輻射。

操縱器 这是一个裝有六个電位器(R_1-R_6)和六个按鈕開關(S_1-S_6)的小盒。圖3是一個模型飛機的操縱盒，裝有六個電位器，一根駕駛桿式的四檔開關，把駕駛桿推前、拉后、左傾或右傾，分別接通 S_1-S_6 里的四條電路，控制模型飛機俯冲、爬行、左轉或右轉等四個動作，駕駛桿兩邊的兩個按鈕開關，分別控制模型飛機的大風門和小風門。

天線 为了攜帶方便，采用 $1/4$ 波長鞭狀天線（一根長約2.7公尺的銅管）。

發射設備另件說明與裝置

L_1 和 L_2 是兩個空心線圈。 L_1 的直徑是25公厘，用中規1.6號(英規16號)漆包線繞8圈，中心抽頭； L_2 也用同號線繞2圈，但直徑較 L_1 略小，以便放入 L_1 中而不與相碰。繞好后的線圈稍為拉長。 L_4 、 L_5 是合繞在一個直徑12公厘圓筒

上的高頻扼流圈，每個線圈各用中規0.315號(英規30號)漆包線繞60圈，兩線圈間隔5公厘。 L_3 是2.5毫亨的高頻扼流圈。

C_5 是華北廠磁介半調整電容器， C_3 、 C_4 是兩個容量相同的銀云母或磁介電容器， C_1 、 C_2 和 C_6 是紙電容器。 C_1 容量的大小會影響音頻頻率的高低，如產生的音頻不能和接收機諧振繼電器簧片的自然諧振頻率取得一致，可以增減容量，容量增大，頻率降低。

圖2中 R_1-R_6 都是100千歐的電位器，也可用50千歐的和另一根50千歐的電阻串聯使用，並且最好選用線性型的電位器而不用一般的對數型的，調整就比較精確。這些電位器一經調整，不必再動。 R_{13} 根據需要而定，可以不用。電流表的量程是0—50毫安，也可省略。

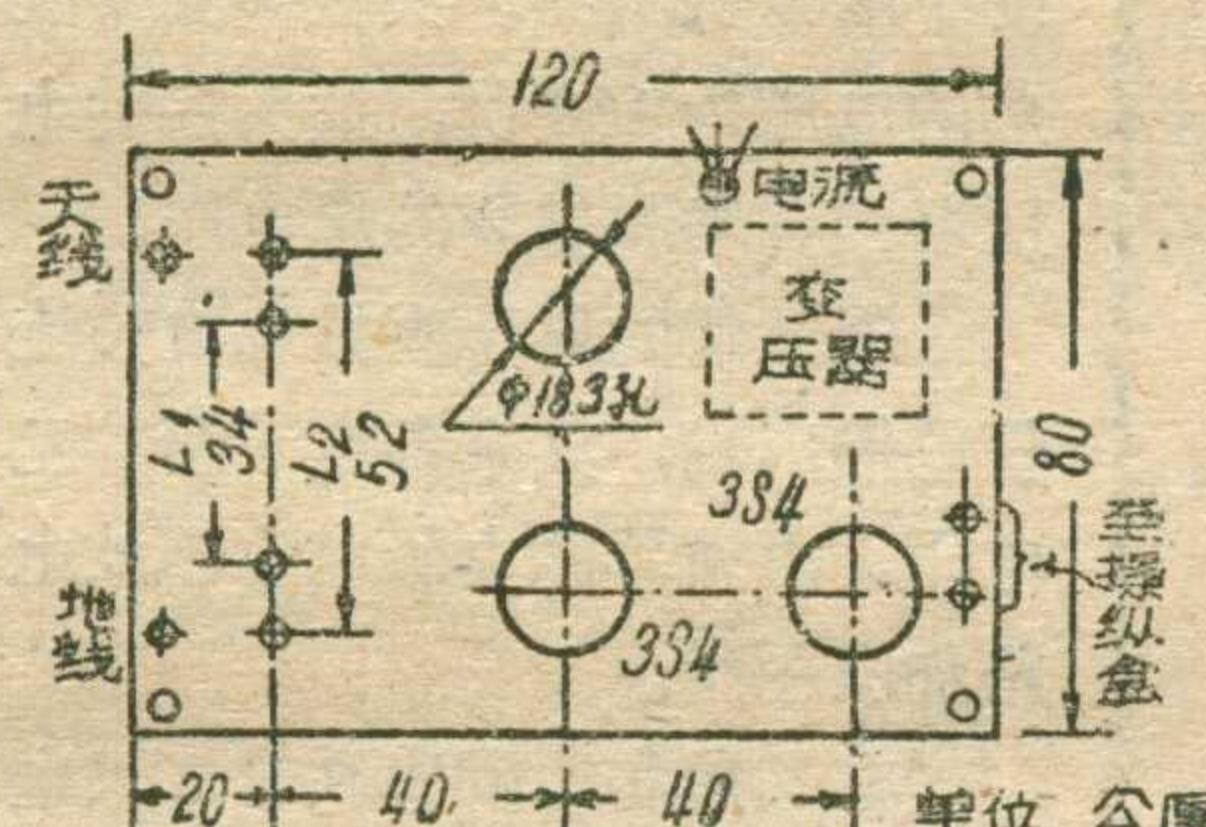


圖 4

甲電用6—8節手電筒電池並聯使用，比較儉省；乙電可用體積 $35 \times 50 \times 13$ 公厘的22.5伏迭層電池4—5節串聯使用，佔地小，攜帶方便。

音頻振盪器和高頻振盪器裝在一塊4—5公厘厚的絕緣板(夾布膠木板、有機玻璃板等)上，尺寸見圖4。 L_1 、 L_2 就直接固定在底板的小孔里。

圖5、圖6是整個機件裝入機箱後的佈置，可根據具體情況安排，不必拘泥。用金屬機箱時，線路中的接地線接機箱；用木箱時要加接一根地線。

測 試

1. 用電流表測試：拔去 V_2 、

V_3 ，讓 V_1 管單獨工作，這時電流表讀數約1毫安，按下任一按鈕，電表讀數增加到8—10毫安，表示 V_1 工作正常。然後插入 V_2 、 V_3 ，電表讀數約20毫安(暫不接天線)，如電表改接到圖2中B端並插入 V_1 單獨測量 V_2 、 V_3 屏流，按下按鈕時，電表讀數下降到大約18毫安，表示正常。接上天線，按下電鈕後，全機乙電流約30毫安左右。

2. 用耳機測試：耳機一腳緊握手中，另一腳碰 V_1 屏極，能聽到微弱的汽船聲(如無 S_7 的話)，按下任一按鈕，能聽到一個“嗚一”的音頻信號，證明音頻級良好，旋動 R_7 ，音調隨着改變。

3. 插入全部電子管，按下 S_8 ，指示燈 L_p 發光，表示高頻級已有振盪。如 V_1 有斷續振盪(有汽船聲)，指示燈光度稍有跳動；按下按鈕，指示燈光變暗，說明已有調制作用。

4. 如有必要，可再用一固定礦石和耳機串聯後，靠近 L_1 、 L_2 或機箱，會聽到汽船聲或“嗚一”的長鳴。

5. 如果有波長表的話，再旋動 C_5 ，調整發射頻率到27兆周。

6. 接入天線，並增減天線長度，使指示燈變暗，直到用手靠近天線或接觸天線時會引起電表讀數下降，這時天線效率最高，發射距離最遠。

接收設備

接收設備和一架普通的自滅式


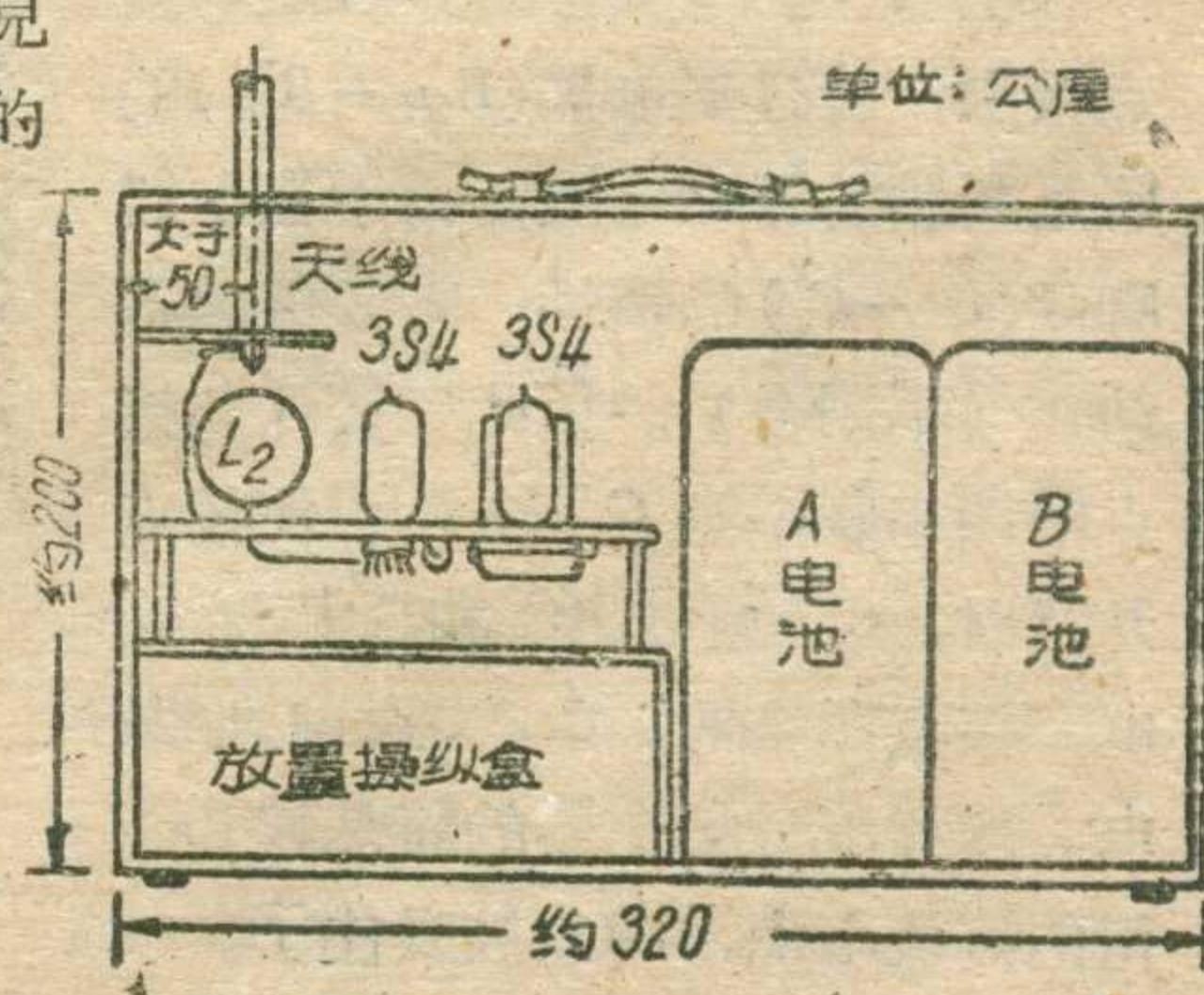


圖 5

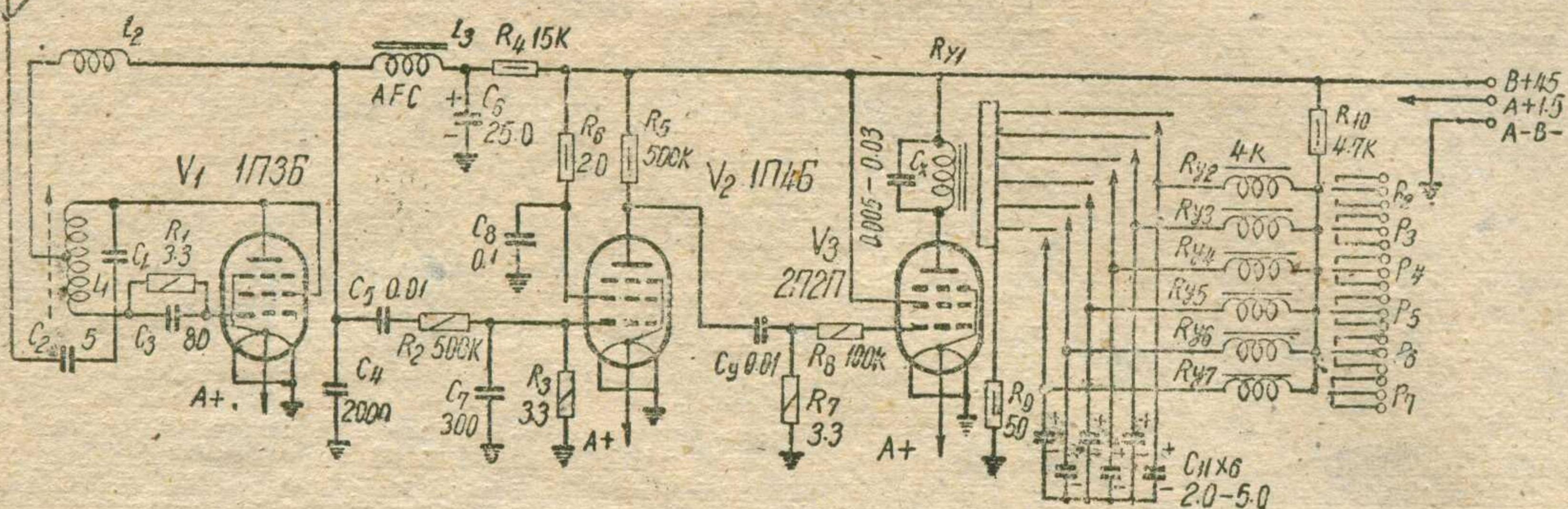

7

超再生式收音机無異，工作頻率固定在27兆周。用1П3Б檢波，1П4Б电压放大，2П2П 功率放大。不同点是末級負荷是一只用来产生机械能的諧振繼电器 Ry_1 （圖7）。

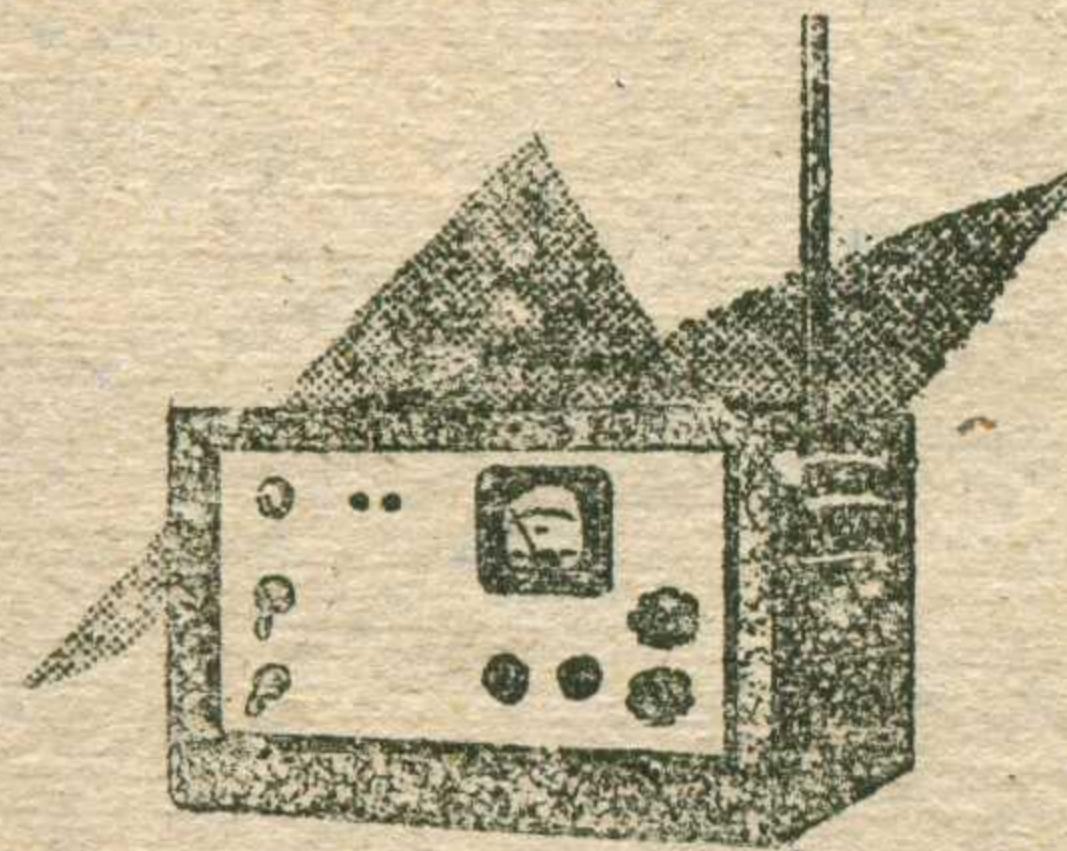


圖 6

超小型管 1П3Б 可用 1П2Б、
1П4Б或2П2П 代替， 1П4Б 也可用
1П2Б、 1П3Б或1S5 代替。电子管变
更后， 线路元件基本上可以不改。

諧振繼电器 Ry_1 有六片簧片，每一簧片的接点与一个中繼繼电器 ($Ry_2 - Ry_7$) 相連。当某一頻率的簧片諧振时，这一电路內的繼电器將由乙电取得电能，啣鉄 ($P_3 - P_7$) 闭合，接通隨动器电路，控制模型作各項动作。但簧片周期性地与接点接触，流过繼电器 ($Ry_2 - Ry_7$) 的將是斷續的脉动电流，由于繼电器啣鉄 ($P_3 - P_7$) 的慣性，啣鉄仍然不动作（不閉合）。因此在簧片与接点兩端串联一只 C_{11} 和 R_9 、使接点开路时， C_{11} 通过 R_{10} 和繼电器充电；接点閉合时， C_{11} 又通过 R_9 放电。这样流过繼电器的將是較为平滑的直流电流，啣鉄被吸住了。

(待續)


消除交流声的电源供给电路

圖示一种收音机的音频输出
級和电源供給。这种交流收音
机，采用交直流兩用收音机用的
电子管和只有一个次級高压綫圈
的小电源变压器。次級綫圈整流
后的电压为 160 伏，抽头处的电
压須适合串联絲極的总电压。

强放管的屏压直接取自整流管的输出端，其余各电子管的乙电压，由简单的电阻电容滤波电路加以平滑。

在乙負和地間串聯有3只電阻來供給兩只電子管的柵偏壓：-1.2伏的供給自動音量控制線負电压和第一低放管的柵偏压；-7.5伏的供給末級強放管的柵偏压。为了消除強放管的交流哼声，強放管的柵偏压不加濾波，使屏流含有些微的交流成份，加在柵極電路的 R-C 电路系調节交流成份相位的，使交流哼声的輸出減至最小並予以消除。

此外，强放管的陰極經輸出
变压器的次級綫圈接地，来取得

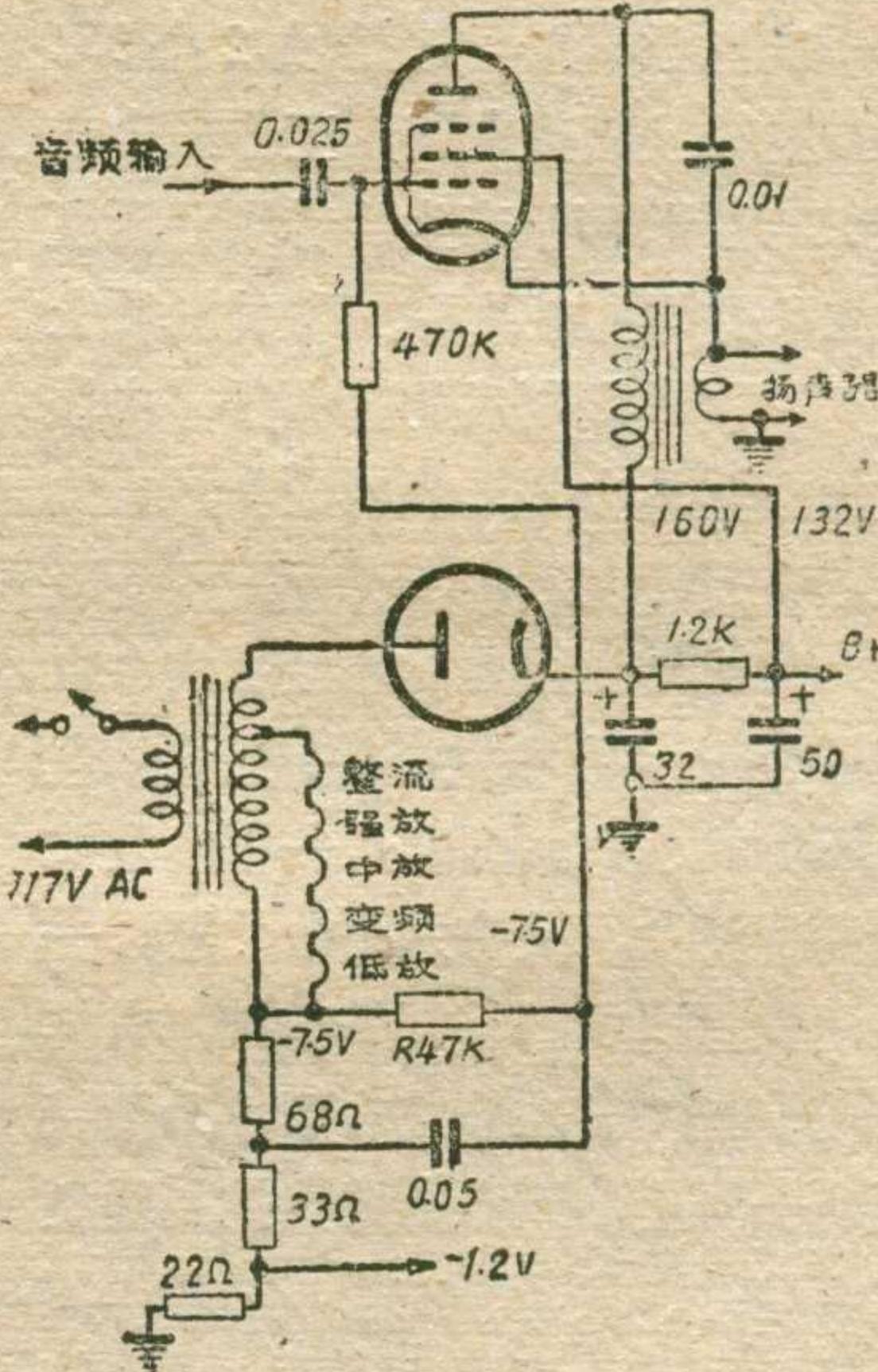

簡單而有效的負回授。

(黃德星編譯)



萬葉集

、 1959 年第 3 期封四“多層線圈的計算”圖表內列公式

$$L = \frac{0.03 D^2 N^2}{3D + 9h + 10c} \text{ (微亨)}$$

应更正为

$$L = \frac{0.008 D^2 N^2}{3D + 9b + 10r} \quad (\text{微亨})$$

从分子中誕生的無線電波

(苏联) 技术科学副博士 B. 巴尔菲諾夫

从神秘的宇宙不断向地球传来无线电波。科学家们在制造出十分复杂的无线电仪器之后，学会了接受这些宇宙间的无线电信号，并对它进行研究。

深藏在宇宙中的“发射机”究竟是什么东西？它们数十亿年来不停地发射着信号，是从哪儿弄到的能量呢？

创造这些“发射机”的其实就是大自然本身。原来无线电波是由分散在广袤无垠的银河系空间的氢原子发射出来的。科学家确认，原子在未受外力作用前能够把能量保留在自身之内。然而当它一旦受到外力作用，比如受到光能的影响，它就会产生“激励”现象，并把盈余的能量导入空间。这就是供给宇宙“无线电发射机”使用的无穷尽的能源。

别的物质分子和原子是否也能发射无线电波呢？这个问题许久以来一直吸引着全世界科学家的注意。这个问题解决了，人类就可以更进一步探讨宇宙的秘密。

苏联科学家巴索夫和普罗霍罗夫两人在对物质的无线电发射能力进行理论探讨时，预言别的物质分子，例如氨分子也能够发射出适于接收的无线电波。他们两人不仅在理论上预言可以借助分子发生无线电波，而且进一步制成了世界上第一个分子无线电波振荡器。

因为发现了无线电波再生和放大的原理，而这原理又促成分子无线电波振荡器和放大器的制成，巴索夫和普罗霍罗夫两人荣膺了1959年度列宁奖金。

这种极其简单的分子无线电波振荡器构造如何呢？

从试验中发现，并不是所有的氨分子都能发射无线电波。绝大多数氨分子都只愿意从外界吸取能量，只有一小部分分子拥有盈余的能量，在一定的条件下发射出来成为无线电波。

所以要想制造分子无线电波振荡器，只把大量氨分子收集在一个


容器里是不够的。首先必须把活泼的分子和不活泼的分子（即从自己的邻居吸收能量的分子）分离开来。

科学家发现，活泼的分子和不活泼的分子在电场里的表现各不相同。活泼的分子表现“激励”，极力逃离电场，而普通的分子却变得更加呆滞。它们跟活泼的分子相反，很容易被吸引到电场范围内去。这样一来，电场就变成一种独特的分类器，它把发射无线电波的分子和吸收无线电波的分子分离开来。

苏联科学家在设计第一个无线电波振荡器时，正是利用了分子的这种特性。

但是，只把分子分类还不行。必须让分子把它的能量发射到空间。怎么办呢？苏联科学家经过千百次

(下转第 17 頁)

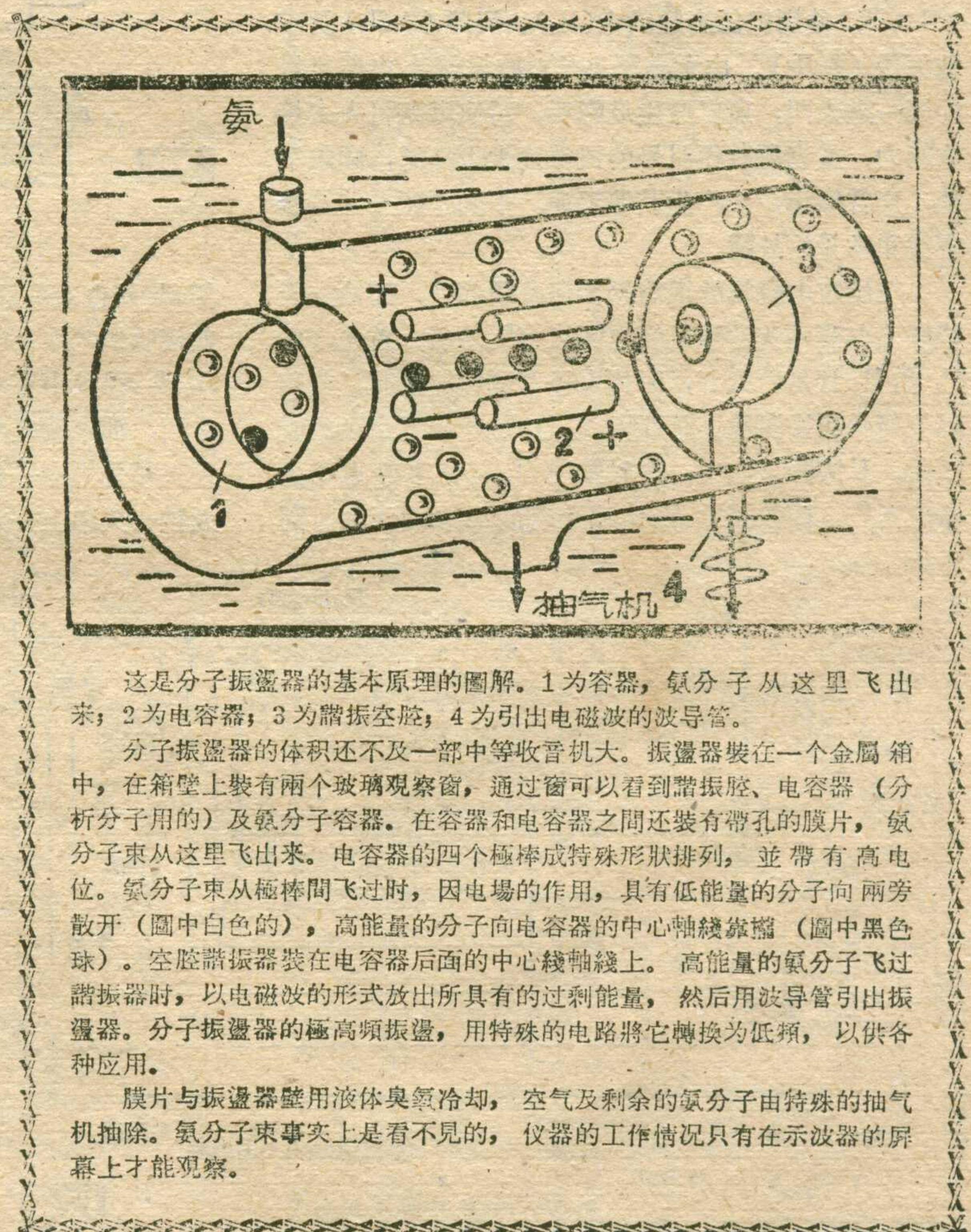

这是分子振荡器的基本原理的图解。1为容器，氨分子从这里飞出来；2为电容器；3为谐振空腔；4为引出电磁波的波导管。

分子振荡器的体积还不及一部中等收音机大。振荡器装在一个金属箱中，在箱壁上装有两个玻璃观察窗，通过窗可以看到谐振腔、电容器（分析分子用的）及氨分子容器。在容器和电容器之间还装有带孔的膜片，氨分子束从这里飞出来。电容器的四个极棒成特殊形状排列，并带有高电位。氨分子束从极棒间飞过时，因电场的作用，具有低能量的分子向两旁散开（图中白色的），高能量的分子向电容器的中心轴线靠拢（图中黑色球）。空腔谐振器装在电容器后面的中心轴线上。高能量的氨分子飞过谐振器时，以电磁波的形式放出所具有的过剩能量，然后用波导管引出振荡器。分子振荡器的极高频振荡，用特殊的电路将它转换为低频，以供各种应用。


膜片与振荡器壁用液体氮冷却，空气及剩余的氨分子由特殊的抽气机抽出。氨分子束事实上是看不见的，仪器的工作情况只有在示波器的屏幕上才能观察。

电视机接收机高频部分的检修


朱光煦

电视接收机除了直接放大式的以外，一般都是超外差式的。这种超外差式接收机都專有一套高頻部分，俗称高頻头。由于工作頻率較高，这部分裝置中的另件選擇，位置排列，以及机械結構等，要求都比較严格，要适合超高頻的特点。所以整个高頻头的体积做得也比較小，而且都裝在四周屏蔽的鐵盒內（見圖1甲）。目前我国使用最多的接收机如国产的“北京”牌，苏联的“紅宝石”和“紀錄”牌都屬於超外差式。“紅宝石”和“紀錄”牌电视机是用苏联 ПТП-1 型高頻头；而“北京”牌电视机的高頻头是采用苏联 ПТП-2 型线路。这两种高頻头的电路和內部裝置基本上是差不多的，都用兩只具有高跨导的高頻双三極管 6Н3П，分別担任高頻放大(Λ_1)、混頻($\frac{1}{2}\Lambda_2$)及本地振盪($\frac{1}{2}\Lambda_2$)。由于高頻头是接收机接收电视訊号的第一道大門，所以發生故障后，將使电视机失去接收能力，或者所收得訊号的灵敏度大大降低，圖象不清，声音微小，或产生其他毛病。下面介紹一些檢修方法和常見的故障。

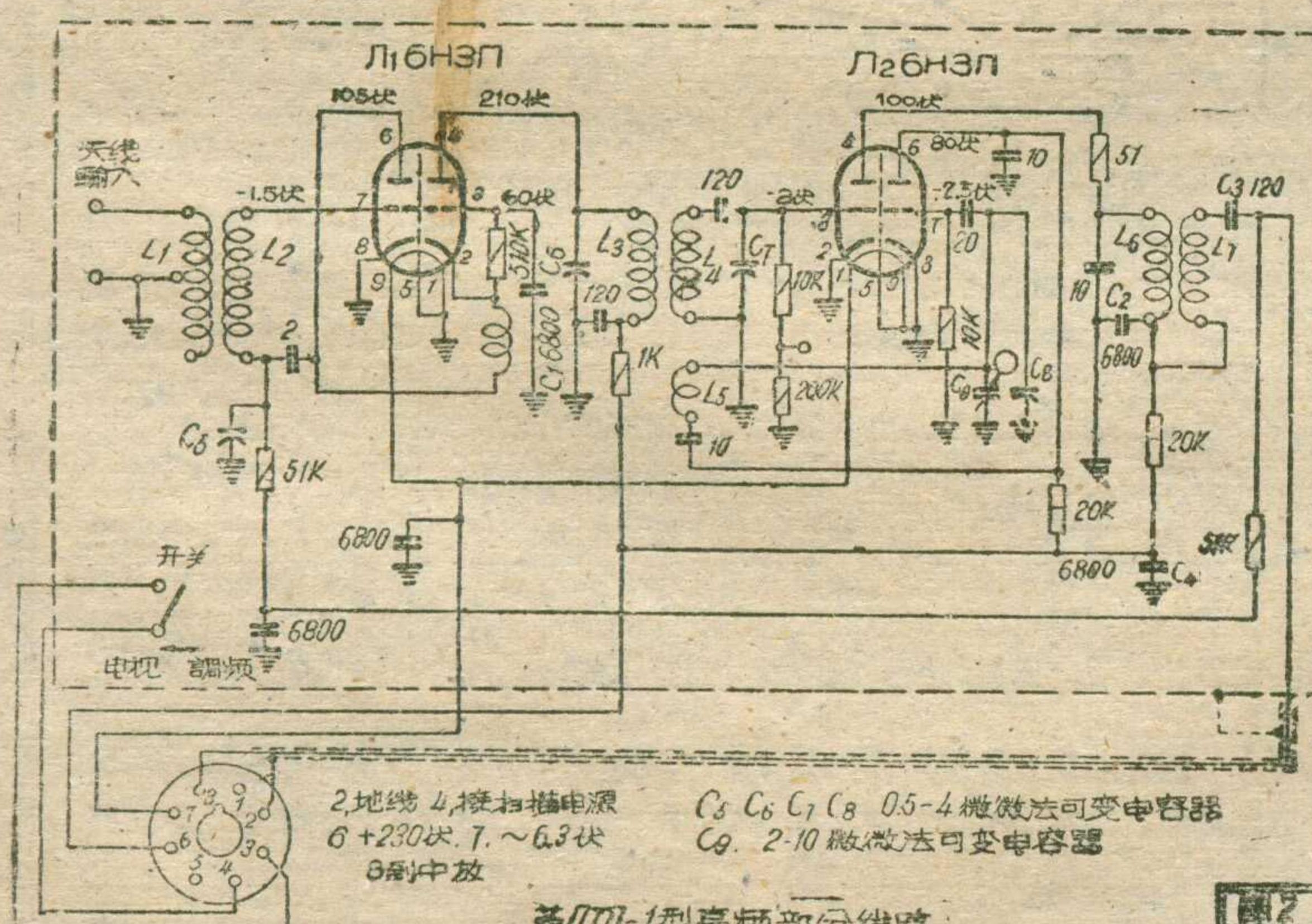在确定电视机的毛病發生在高頻部分，而檢查天綫插头与高頻头的輸入端之間沒有問題后，首先考慮 L_1 和 L_2 管是否良好，可用电子管測驗器測試，或用同型新管更換試驗，也可將 L_1 与 L_2 管相互交換位置試驗。从实际工作中，有时發現 L_1 管在本身电路上不能工作，而改用于 L_2 电路上却能正常地工作。同



第III-1型高频部分线路

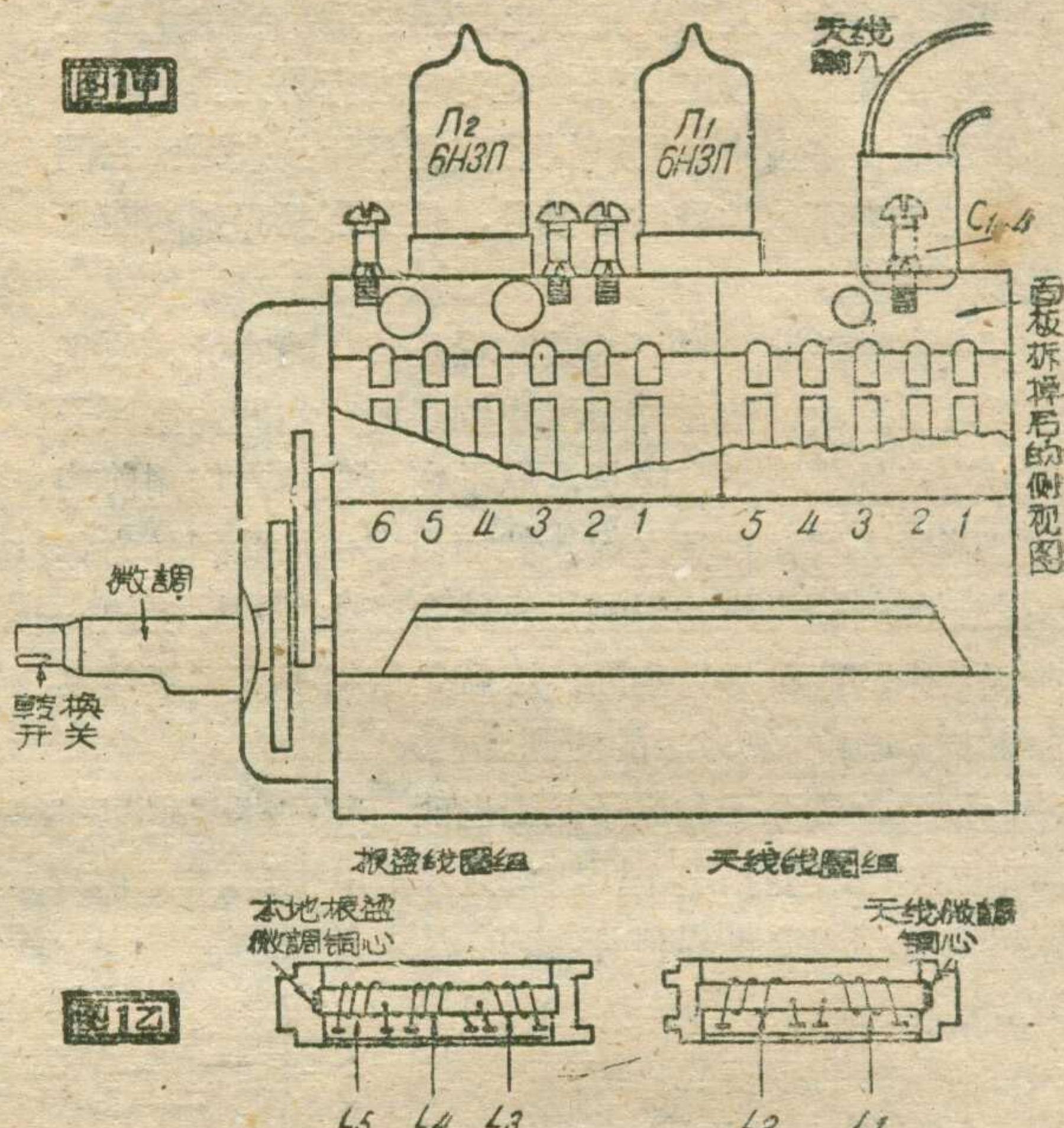

样 Λ_2 管也有类似情况。将 Λ_1 与 Λ_2 管交换位置后，如接收机工作正常，或收到讯号比较弱一些，则说明 Λ_1 或 Λ_2 其中有一管衰老。经过这样一试，如果不起作用，那末就是高频管失效，或电路中发生故障。如果高频管中有一只失效，还可采用以下方法测得。将天线一头串上一只小电容器，直接交连到 Λ_1 管的屏

極上(圖2 Λ_1 管的第4脚)，在离电视台不远和 Λ_2 电路正常情况下，是能收到比較弱一些的圖象和伴音訊号的。这样反复試驗 Λ_1 和 Λ_2 ，就能找出失效的管子。如果故障不在于 Λ_1 和 Λ_2 管，那末經以上方法試驗后，也能明确故障發生在哪一部分，以縮小檢查故障的范围。

要檢查內部時，只需拆下側面的一塊面板（見圖1甲），先用電壓表測出 Λ_1 和 Λ_2 管的各極電壓（必要時或換元件時可將轉換開關拆下），在正常工作時的各極電壓可參照圖2所示（圖2是蘇聯ПТП-1型高頻部分的線路所註的各極電壓值，供參考。在不同型的機器

上，它的各極电压可能稍有上下）。測量各極电压，也就容易找出故障所在的地方。一般工作在較高电压的旁路和交連电容器，如圖2中的 C_1, C_2, C_3, C_4 等，是比較容易坏的。这些屯容器的打穿或漏电，都会使有关电極上的电压变动較大，所以这种故障是比較易找的。如果測得电压有不正常的地方，而檢查元件沒有损坏，那末可能有不应相联的綫头或元件有碰連的現象。

如果在接收頻道的范圍內輕輕地左右扭动轉換开关，而屏幕上所收得的訊号隨着变化很大，則可能是轉換开关接触不良，或接触点不干淨有污垢所引起，应調准接触点，並用酒精或汽油（最好是四氯化碳）清洗。

如各極电压都很正常，把天綫接上后，屏幕上和喇叭里能出現噪声，或轉動微調电容器时，只在很小变动範圍上能收到訊号，則說明本地振盪产生的頻率与需要的定值有較大的偏移。

苏联第二頻道的載頻和現在北京电视台第二頻道的載頻有所差別，北京电视台的圖象載頻是57.75兆周，声音是64.25兆周，苏联第二頻道的标准是圖象載頻59.25兆周，声音65.75兆周，比北京台高，所以用苏联电视机接收北京电视台时，需
要將本地振盪相应的降低，使电视訊号經過混頻后仍能得到合适的中間頻率。本地振盪的頻率是根据載頻加中頻所得出的。如“紅宝石”的圖象中頻是34.25兆周，所以它原来第二頻道的本地振盪頻率是59.25兆周+34.25兆周=93.5兆周。接收北京电视台时，本地振盪頻率應該是57.75兆周+34.25兆周=92兆周。从以上可以

(上接第15頁)

試驗，才找到迫使活潑的分子老老实实放出它盈余的能的方法。这种方法就是用电磁場去刺激分子。


苏联科学家經過長期的探討和無數次的試驗，終于制成了世界上第一个分子振盪器。固然振盪器所放出的电子非常微小——只相当于十亿分之一瓦特，但是它的价值並不因此減低。分子振盪器有一个奇妙的特点：它的無綫电波頻率異乎寻常地稳定。例如，兩個分別制造的分子振盪器的振动頻率相差还不到十亿分之一。

因此，人們常把分子振盪器叫做未来的精密技术的代表。它的应用範圍相当广泛。根据分子振盪器的原理制成的高度精密鐘，可以連續走一百年，而快慢只差十分之几秒。有了这种分子鐘，就可以制成自然

看出隨着載頻降低1.5兆周，本地振盪也要相应的降低1.5兆周。要知道一个振盪电路所产生的頻率值，最好是用比較准确的頻率表測出，然后再調諧到所需要的振盪頻率。如果手头沒有頻率表，要改变1.5兆周的偏移，还是可能做到的。將微調电容器旋至中間位置后，將 L_5 上的銅螺絲旋出1—2轉（調動 L_5 螺絲可从木箱外表的小洞里直接調，振盪和天綫的綫圈組見圖1乙）。

从以上不难看出，雖經調整本地振盪頻率，使接收質量有所提高，严格說來， L_1, L_2, L_3, L_4 的諧振頻率也是有問題的，但一般不考慮用調諧振盪的办法，也能迅速檢查綫圈是否良好。將轉換开关旋至第一頻道上，將振盪螺絲旋進1—2轉。如果經這一試，接收机工作正常了，那末說明第二頻道的綫圈組有毛病。一般 L_1, L_2 不容易坏， L_3 和 L_4 容易短路。另外若 L_5 振盪頻率沒有調对，調諧时不小心，也会將振盪組綫圈弄坏。如果需要將該組綫圈从新繞制，最好用高頻振盪器校对。

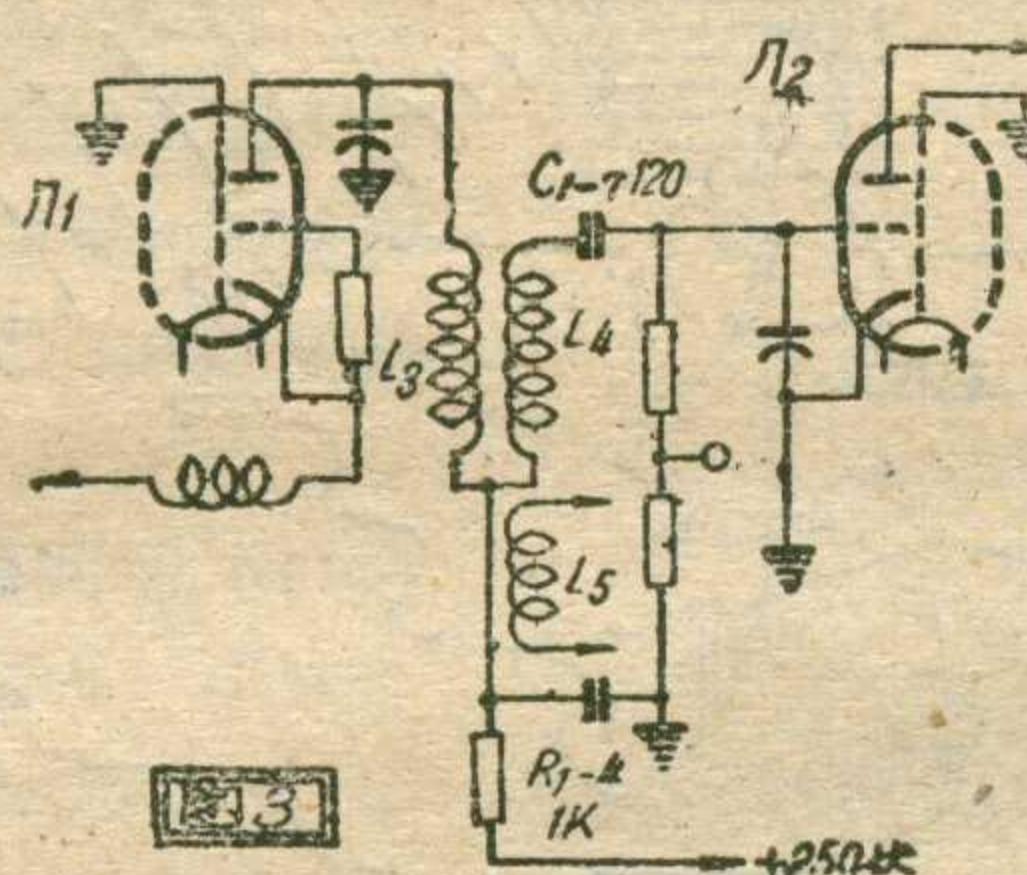“紀錄”牌高頻部分，由于 L_3 和 L_4 采用串联式綫圈（見圖3），所以 C_{1-7} 电容器上除了通过頻率很高的訊号电压外，还負有不算太低的直流电压，有时



容易打穿。 C_{1-7} 打穿后，会使 $J1$ 管栅極上接上一个較高的正电压，使栅極产生很大的电流，結果会使栅極与陰極联在一起，这样也使 R_{1-4} 电阻电流增大燒坏。所以如發現“紀錄”牌高頻部分冒烟的話，大部分是 C_{1-7} 电容器打穿。在未修复之前，切勿換上新管，或將 $J1$ 和 $J2$ 对換，以防繼續损坏管子。在修換 C_{1-7} 时，最好換用耐压（工作电压）較高的一种。

的、永久的而且容易复制的時間标准原器了。

分子振盪器还能帮助科学家进行直到目前为止尚無法进行的試驗，即对于相对論的重要原理的檢驗。物理学家爱因斯坦肯定地說，宇宙間各处的時間流逝的速度不尽相同。相对論指出，在靠近巨大物体，如靠近太陽和其他大恒星的地方，時間比离开这些星体远的地方过得要慢些。不但如此，爱因斯坦相对論还証明，甚至連我們地球上各地的時間快慢也不是相同的。同一只表在深矿井里走得慢些，在高山上、飞机上、地球衛星上走得就快些。这种時間快慢的差別是極其微小的，連現代最精密的鐘表都無法覺察到。相对論提出的地球上的時間差別，只有分子振盪器才能測量出来。

(下接第22頁)

導彈電子學



由于現代武器中有了噴氣式飞机及飛彈的出現，在防禦敵人襲擊的战斗中，判断情况，战斗准备和进行截击等都是相当困难的。对于高速飞机，甚至裝备有現代無線电电子設備的炮火裝置也不能百分之百的命中消灭。这种炮火裝置对防禦近代高速度並帶有原子弹或氫彈的飞机是無能为力的。因此，要更有效地控制攻击和防禦工具，必須采用快速的电子設備，以及各种制导方法。这也就是说，必須应用像“導彈”这类的防禦和攻击的武器。

什么是導彈呢？簡單地說，導彈是在空間运动，利用电子制导，具有能使自己控制在給定彈道以內能力的無人駕駛自動武器。利用導彈能够攻击远距离高速运动的目标，以及消灭敌人进攻的導彈。

導彈有哪些种类？

通常導彈是按發射与目标所处的位置来分类的。一般为四类：“地—地”導彈，“地—空”導彈，“空—地”導彈及“空—空”導彈。

(1) “地—地”導彈是指从地面發射攻击地面目标的導彈。这里“地”可以理解为地面或海面。对近距离的目标能从發射地方直視的觀察。当目标距离增大时，这时目标的位置可以从其他地方觀察，或由定位器来确定。当距离很大时，目标的座标按地理網来确定。对运动的目标，制导系統还必須考慮运动目标的特性，并不断地按目标来校正彈道。

(2) “地—空”導彈是指由地面或海面發射，用来攻击空

中目标的導彈（如敌人飞机或導彈）。空中目标的特点是速度和机动性都很大。这类導彈必須有对意外情况敏感的，並且能很快測出目标位置的元件。一般空中目标比地面目标外型尺寸要小得多，这就迫使“地—空”導彈系統要特別精确。

(3) “空—地”導彈是指从飞机發射用来攻击地

面上目标的導彈。这类導彈的特点是裝設在飞机上的發射設備是以快速运动的。制导这类導彈必須考慮到發射站可能的位置移动，以及由此产生的彈道誤差。

(4) “空—空”導彈是指从飞机發射並用来攻击空中飞行目标（飞机或導彈）的導彈。这类導彈的特点是發射点及目标都是运动的，因而必須校正由此而引起的彈道誤差。除此之外，还必須考慮到目

标的高速运动及較小的外型尺寸。


除了以上各类導彈外，还有專門攻击水中潛艇的導彈。


導彈制导的原理

導彈是用来攻击移动的和固定目标的一种武器。显然導彈系統必需具有“察覺”目标，跟踪目标的设备。这设备可以放置在導彈發射站的附近，或在它所跟踪目标的沿途中。在某些情况下，跟踪设备可以放在導彈彈体内。

跟踪目标在大多数情况下应用無線电电子設備。

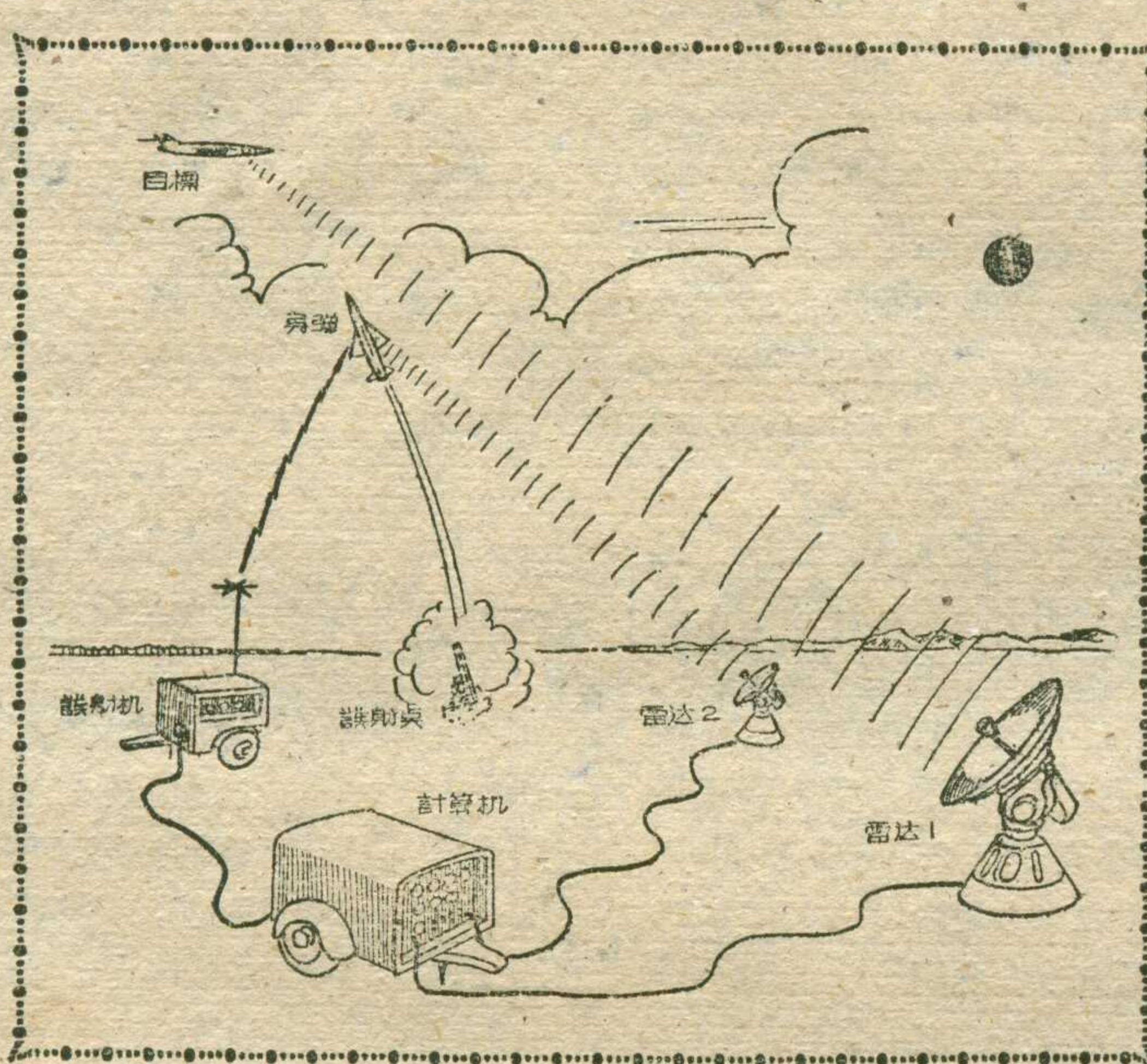在制导近程導彈时，可以用雷达搜索目标，并用与雷达相連接的电子計算设备来确定飞行目标的航



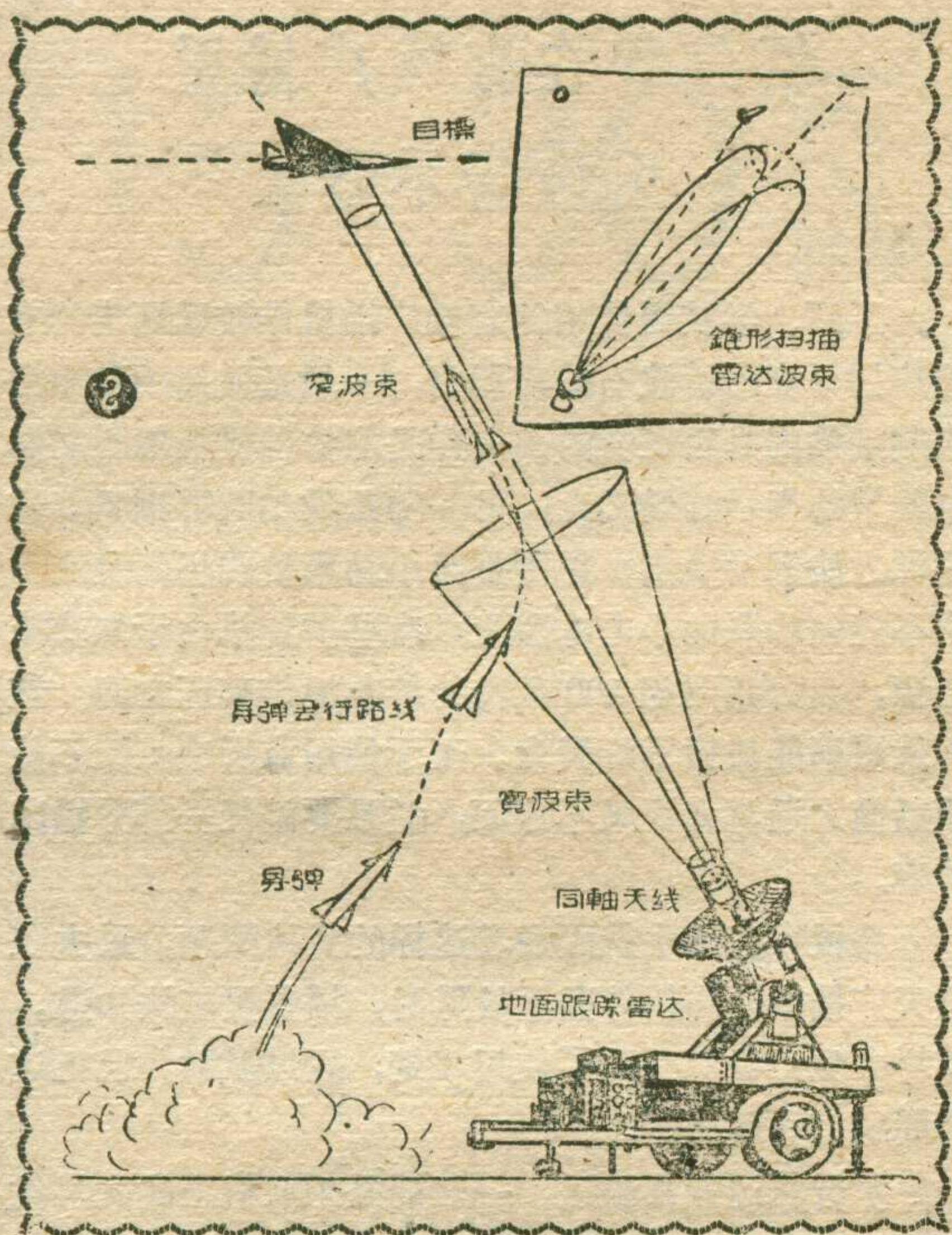

道，並用無線電的方法將必要的情報傳送給導彈。在制導中、远程導彈時（它与目標距离約數百公里或數千公里），可以用無線電導航的方法，而導彈的彈道可用地面或宇宙空間的方向标来决定。

应用無線電电子设备的制导系統

(1) 命令式制导系統：这种制导系用雷达观察導彈与目標的相互位置。觀察目標的雷达确定目標座标（如圖1中雷达1），並將所获得的数据傳送给計算裝置。同时另一个雷达（雷达2）确定導彈座标，將获得的数据也送到計算裝置。計算裝置自动地算出攻击目標与应采用的最好彈道，並編成必要的指令信号，通过專用發射机將指令發送给導彈。由導彈接收下来並送到它的控制系统。这一系列工作都是以極高速度进行着的。

这种制导方法，制导系統的主要部分都設置在地面上，導彈上的設備比較簡單。


(2) 波束式制导系統：这种制导系統的原理如圖2所示。雷达波束用自动跟踪設備經常指向目標。導

彈离开了發射站后，就进入雷达波束的空間，靠導彈上的專用無線電电子设备使導彈沿着波束运动。由于雷达波束是不断地指向目標的，所以不論目標的偏移如何，導彈总是在所需的方向移动。

目标跟踪雷达的波束作一种繞一个中心軸綫的圓錐扫描，根据導彈对圆錐扫描的相对位置將改变輻射到導彈上的信号特性。導彈对圆錐扫描軸偏離愈大，这种信号变化也愈大。除了需知道導彈偏離中心軸的数值外，还必須知道偏離的方向，因此还需用一种專用的“基准信号”。比較基准信号与“誤差（偏離）信号”，就能够很精确地确定偏離的方向。


圖3表示波束式制导系統的方框圖，導彈天綫接收扫描波束信号，經過放大並將基准信号从誤差信号分出，所获得的有关導彈位置报告送到計算裝置，經解算后，再送往控制系统。

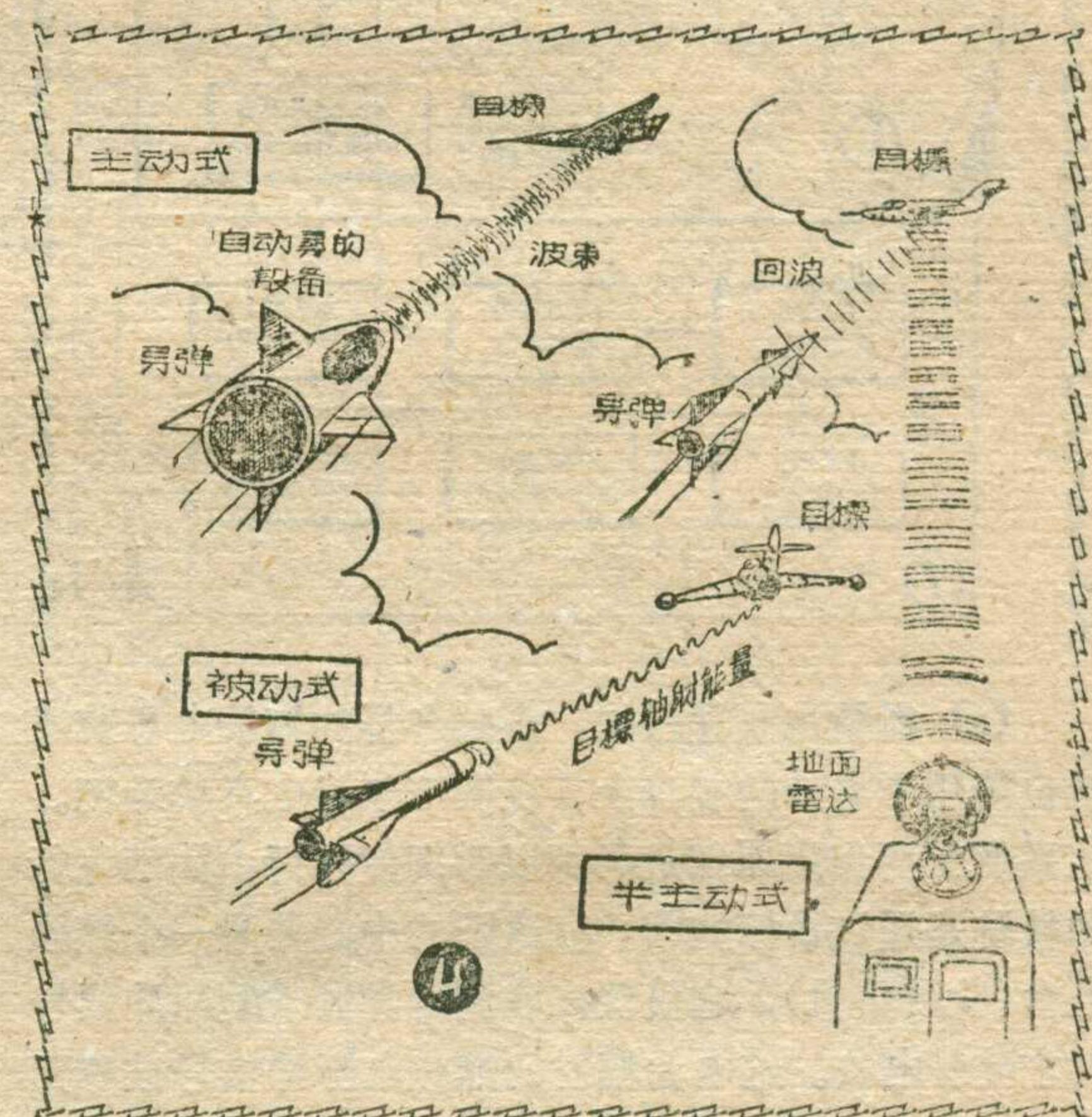(3) 主动寻的制导系統：这种制导系統是將小型雷达裝設在導彈上，从目標反射回来的信号（由導彈上雷达發出的），被導彈上雷达接收設備收下，並使導彈自動地指向目標，如圖4 所示。



主动寻的制导系統方框圖如圖5 所示。裝設在導彈上的特殊設備使雷达波束移动，因而，从目標反射回来的信号获得代表導彈偏離正确航向数值的調整。特殊設備利用所得到的有关目標位置的情報自動产生送入導彈控制系统的誤差信号，因而使導彈向目標移动。在应用这种制导系統时，裝設在導彈上的設備是十分复杂的。

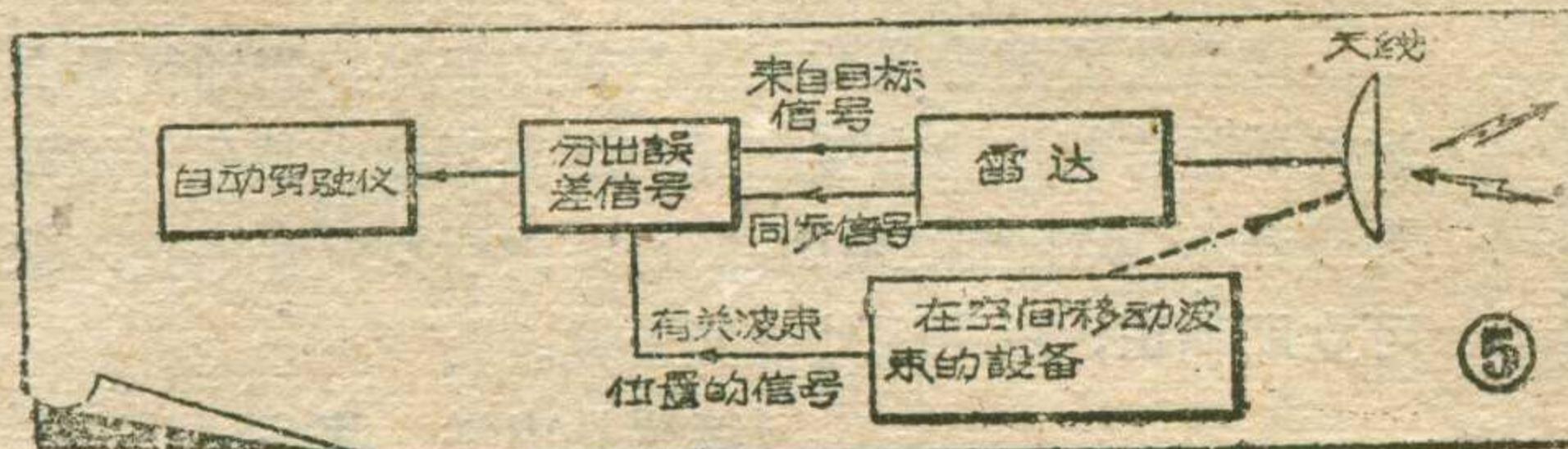
(4) 半主动寻的制导系統：为了簡化導彈上的制导設備，可以將主动寻的制导系統的發射机放置在導彈以外，这样就形成所謂半自动寻的制




导设备，如图 4 所示。

半自动寻的制导系统的方框图如图 6 所示。从图中可以看出，与自动寻的制导系统相比，半自动寻的制导系统在导弹上只剩下接收设备、天线和移动天线波束系统，并且为了使雷达发射机的工作与导弹上接收设备的同步，还增设了专用的尾部天线及分开的接收机。

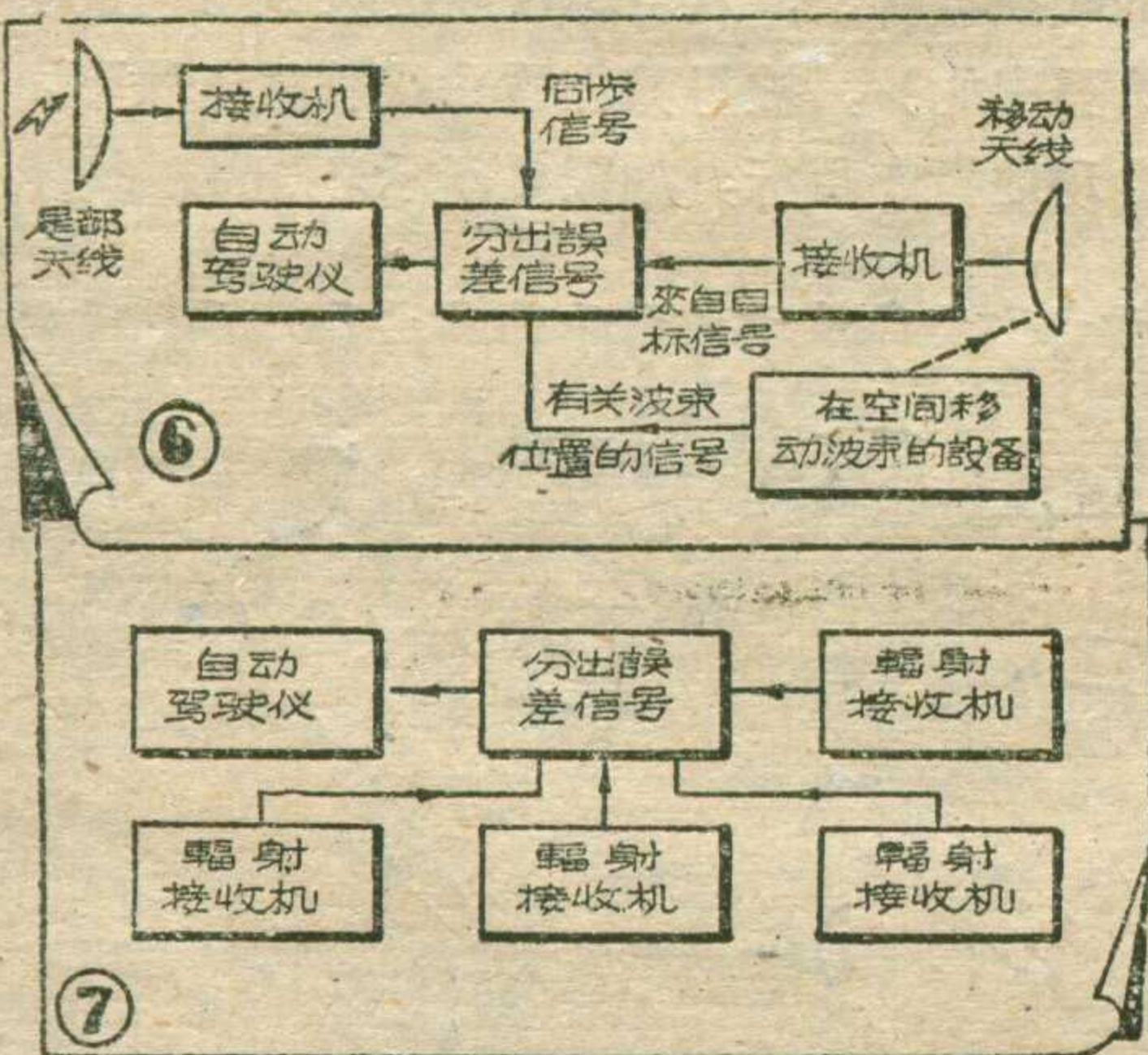(5) 被动寻的制导系统：它是应用目标本身发出的辐射来进行制导的。目前应用较多的是红外线辐射。这些红外线是由飞行器的喷气推进器及其他发热部分产生的。为了确定指向目标的方向，可以应用四个单独的红外线接收机，而每一个接收机都是定向的（在不同方向）。适当地装置这些接收机，使导弹飞向目标时，所接收的信号振幅都相同。导弹偏离正确航向时，这些信号振幅平衡受到了破坏。利用这四个接收机能确定指定目标的方向。其方框图如图 7 所示。



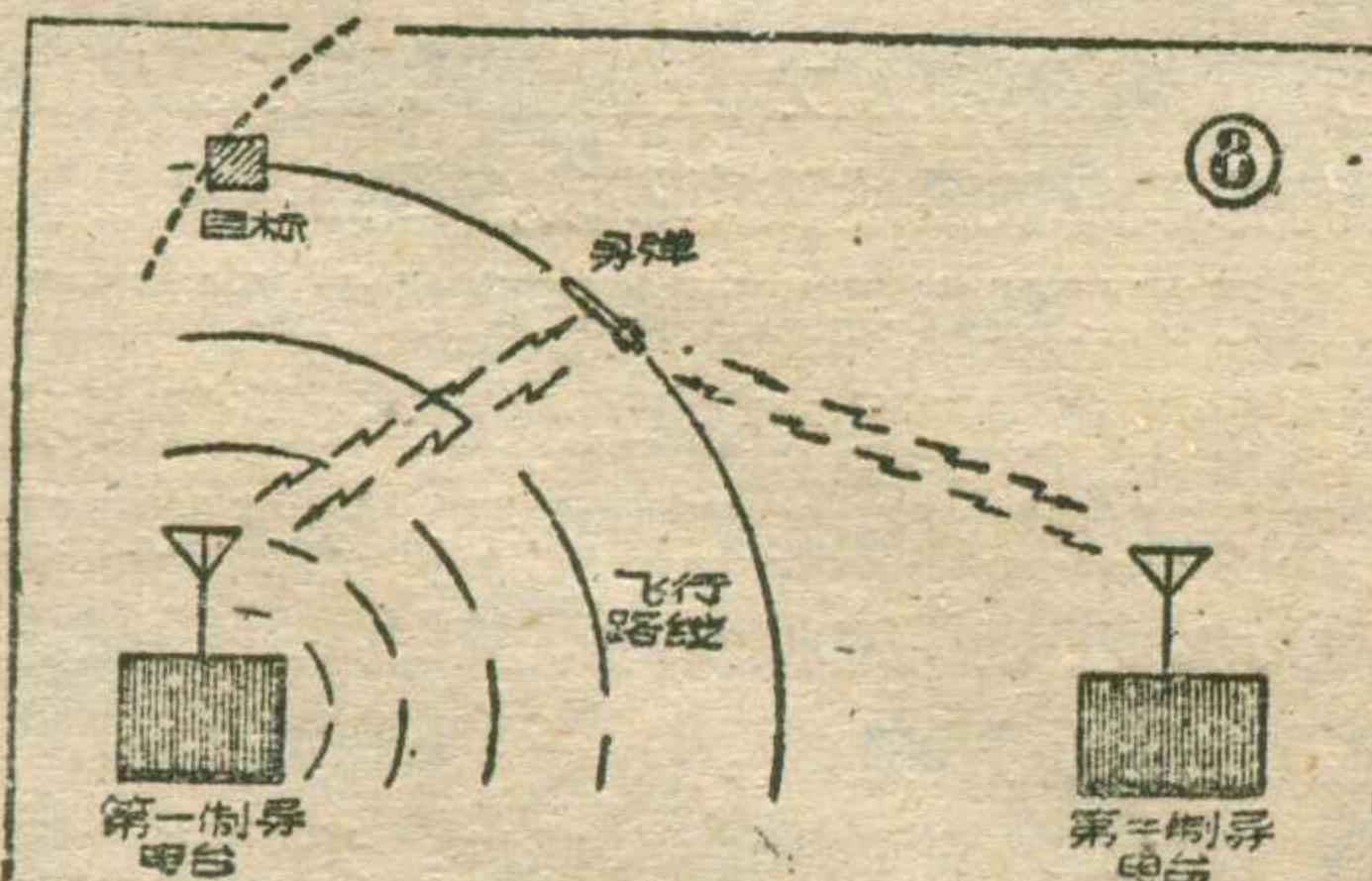(6) 无线电制导系统：各种各样的无线电导航系统也能用于导弹的制导上。以圆形无线电系统为例。这系统主要作用原理是导弹以等高度飞行，因而飞行的轨迹是通过目标的圆。在这圆的中心装设一个无线电台（收发讯机），它仅仅在收到导弹发来的脉冲信号时才发射电波。这电台辐射的无线电脉冲信号被导弹




(下接第 28 頁)

氖气管在有线广播里 用作指示器

工厂、学校等使用的有线广播机作较远距离的有线广播，在附近没有扬声器时，一般是使用两种方法来判别输出是否正常的；一种是靠扩音机上串联在屏电路里的指示灯的闪光；另一种是附加监听喇叭。这两种方法都有缺点，原因是：小功率扩音机的屏流常常不能使串联的小电珠发光，有些扩音机由于无交流电源，只好用两组 100 伏特的蓄电池作高压电源，这样就更不能使指示灯发光。至于使用监听喇叭既不能距话筒太近，太远又不方便，并且要消耗一部分输出功率。

我校在广播中就面临着这样的具体问题，过去在每天广播中，当机件发生故障时，播音员无法知道。怎样办呢？我们想到了使用氖气管，经过试验，已把这个问题完全解决了。

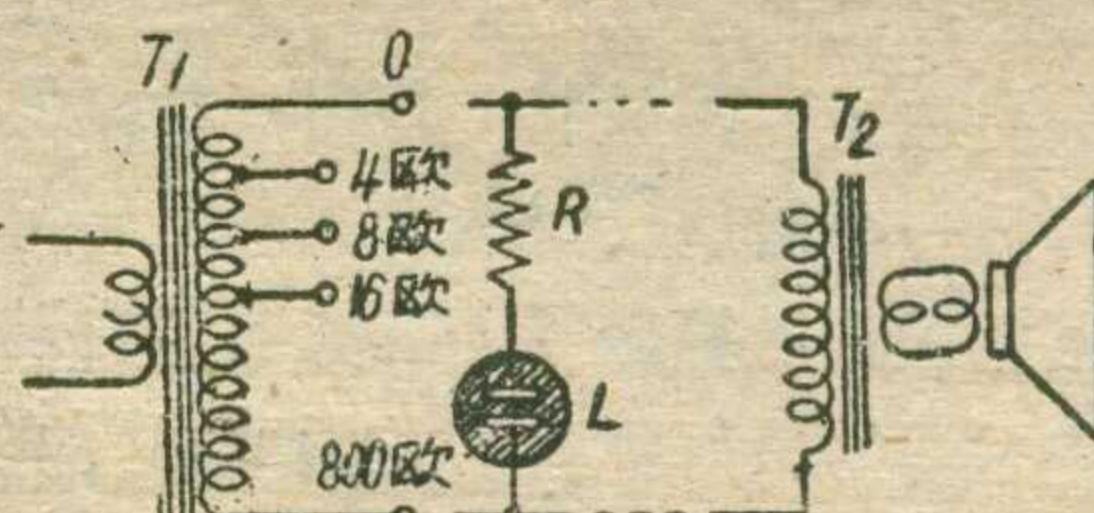扩音机远距离输送，一般都是采取机上的高阻抗输出，到目的地后，再经过一只变压器降压后配准阻抗接到喇叭上去。机上的高阻抗输出的音频电压比较高，可以使氖气管发生断续的辉光，作为指示灯是十分可靠的。他的优点是播音员随时可以看到，并且几乎不消耗输出功率。接法很简单，只要把氖气管两端并联到高阻抗的输出端就是（见附图）。图中 T_1 为扩音机的输出变压器， T_2 为敷线变压器（装在远处与喇叭相近）， L 为氖气管。



氖气管价值低廉，装置后效果良好。在小功率扩音机上， R 可以不用。大功率机上的 R 值可以根据试验决定，一般从几万欧到几百万欧，以氖气管能正常地断续发光但不太亮为合适。

如果输出系采用低阻抗部分的，则氖气管不起作用。好在这时的喇叭必然是近距离的，播音员直接可以觉察输出是否正常。

最后还要附带说明用氖气管的好处，当播音员向远处播音忘记把输出接在适当的高压输出部分（例如误接在 16 欧阻抗的输出部分），由于氖气管不亮，就可立即纠正，以免远处音低失真。

（无锡县中学 蒋宗彦）

15-30瓦兩用扩音机

蓝文釗

在大跃进中，为了适应新的工作需要，我們試制了一架較为特殊的复合扩音机。它的特点是能晝夜24小时工作，乙电压較低，使用中可靠性高，即使功率放大或电源供給部分损坏，仍能工作；其他部分万一损坏，也能由普通收音机另件加以补充，基本上可以代替开重要會議时用兩架扩音机（一架备用）輪流替换的作用。我們裝后已运用兩月，音質清晰，工作正常。

机器結構 6SQ7 作話筒放大，6SJ7 唱片与話筒

混合輸入，6SN7 分压式倒相，兩組 6V6 分別作甲乙類功率放大，線路見圖1。选用 6SQ7 作話筒放大，是考慮加裝收音部分时，可以利用它的小屏檢波。6SQ7 的陰極旁路电容器 C_1 的容量較一般為小，这样使本級的陰極电阻隨着頻率的降低而产生較大的負回授作用，相对的提升高音，使用話筒时声音比較清晰，無沉悶感覺。兩組 6V6 的輸出及电源供給都是分开的，因此可以兩組并用（輸出 30 瓦）或單組輪換使用（輸出 15 瓦）。輪換使用时就可以交替的連續使

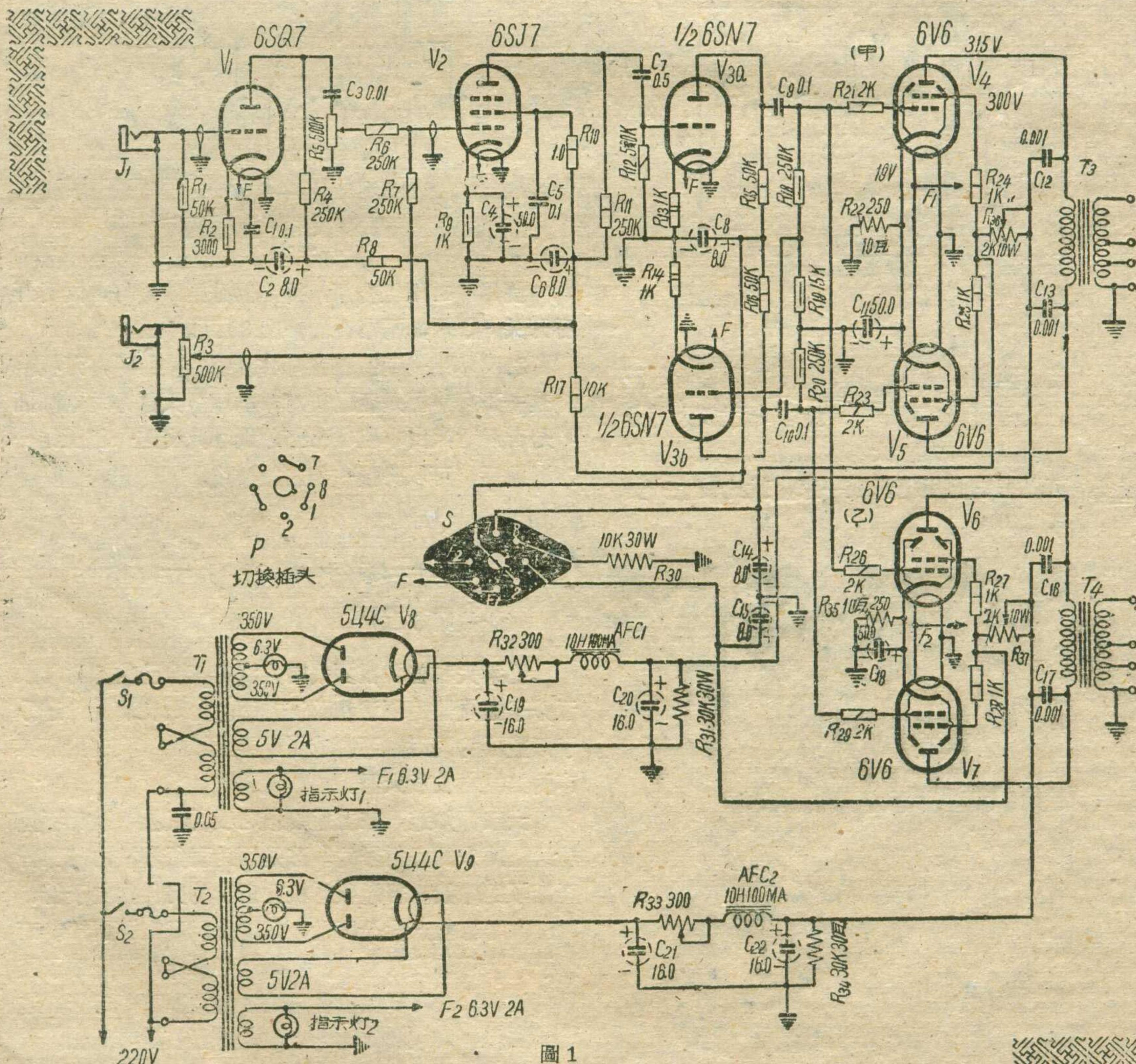


圖 1

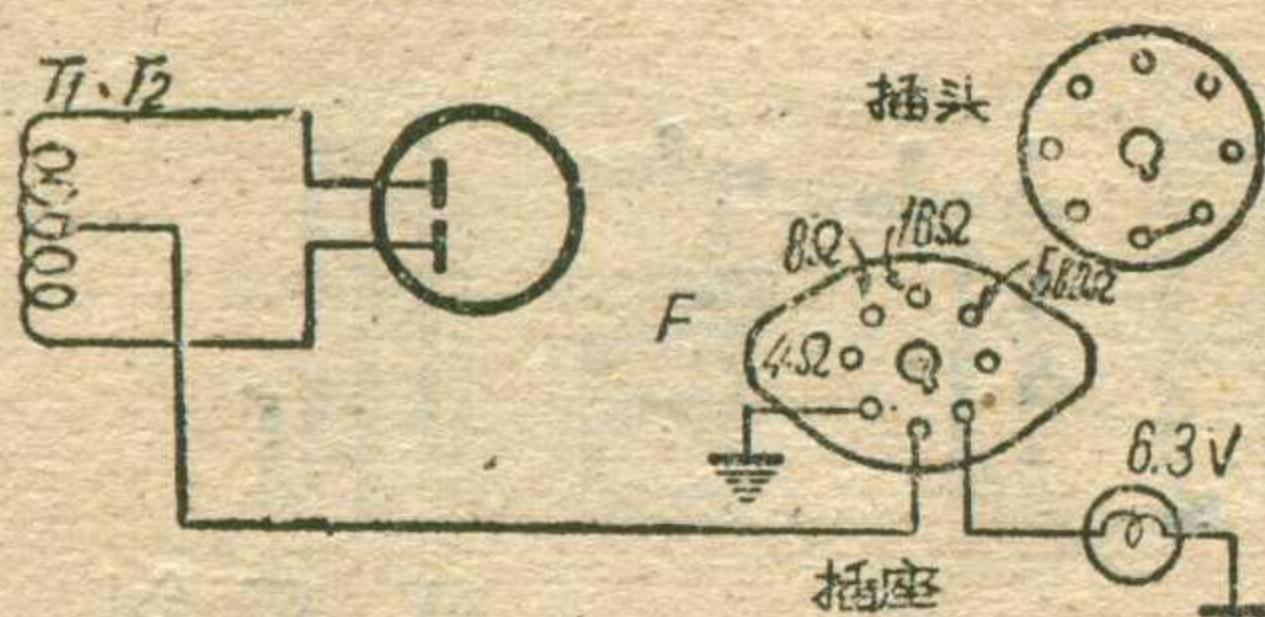


圖 2

用。为了防止值机人員的疏忽，誤將揚声器接在乙組上而开用甲組損坏机件起見，采用圖2的联鎖裝置，当不插喇叭或插錯喇叭时，乙电不通。

裝置要点 1. 6SQ7、6SJ7 管座要用彈簧片架起来，防止机件振动时产生金屬声音（微音器效应）。

2. 6SJ7 槽回路要用隔離線，而且电位器分压电阻 R_6 、 R_7 以及 6SQ7 的輸入回路，如 R_1 、 J_1 的接綫都要分別加以隔離，以防产生振盪和交流声。

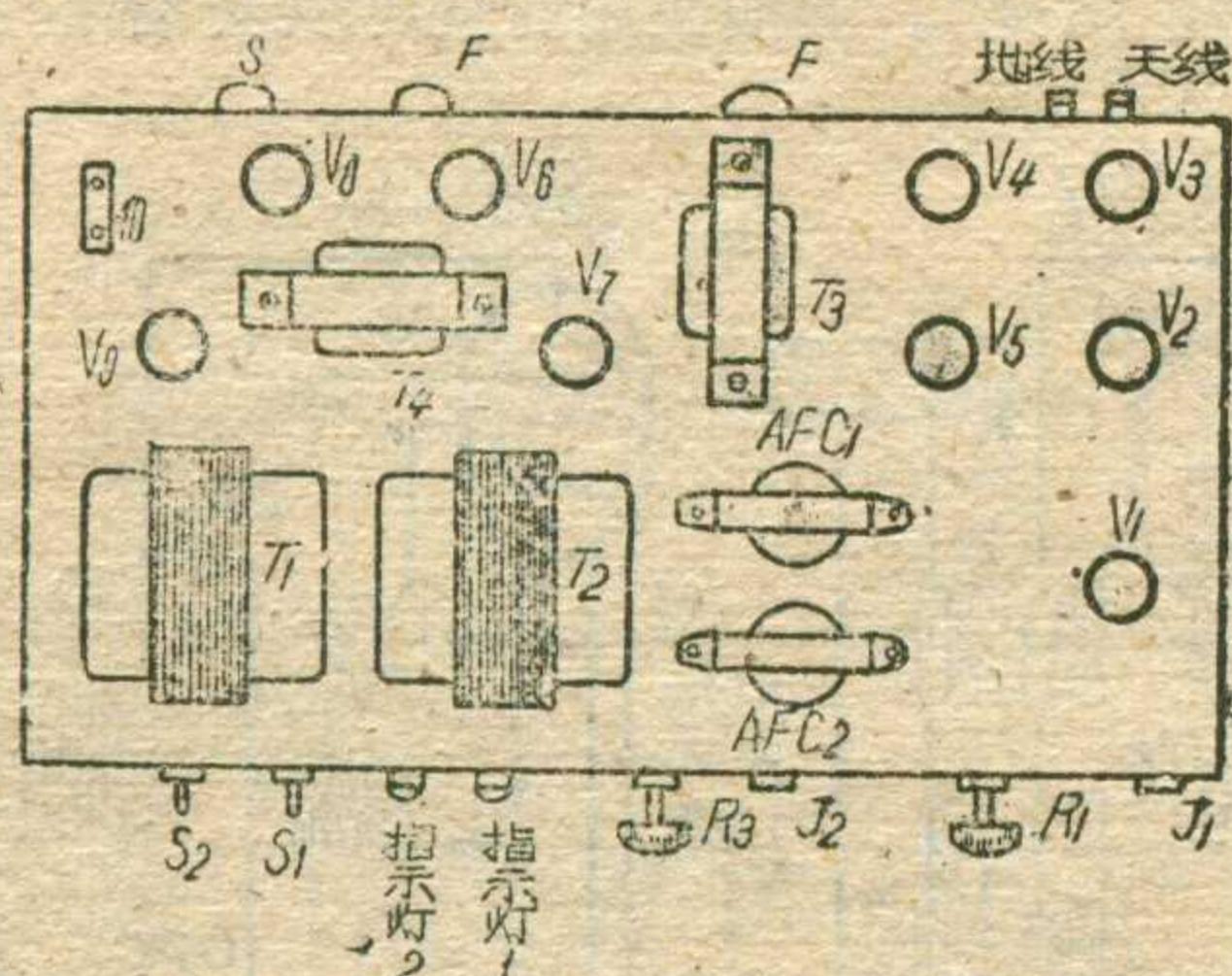


圖 3

3. 裝置时要按級排列，圖3圖4可供参考。同一級的接地点要尽可能的接到一点上。电压放大部分要避免过多的引綫，电力放大部分和电源整流等回路接綫較多，可以把它們用繩紮成一束，就比較整齐美观了。

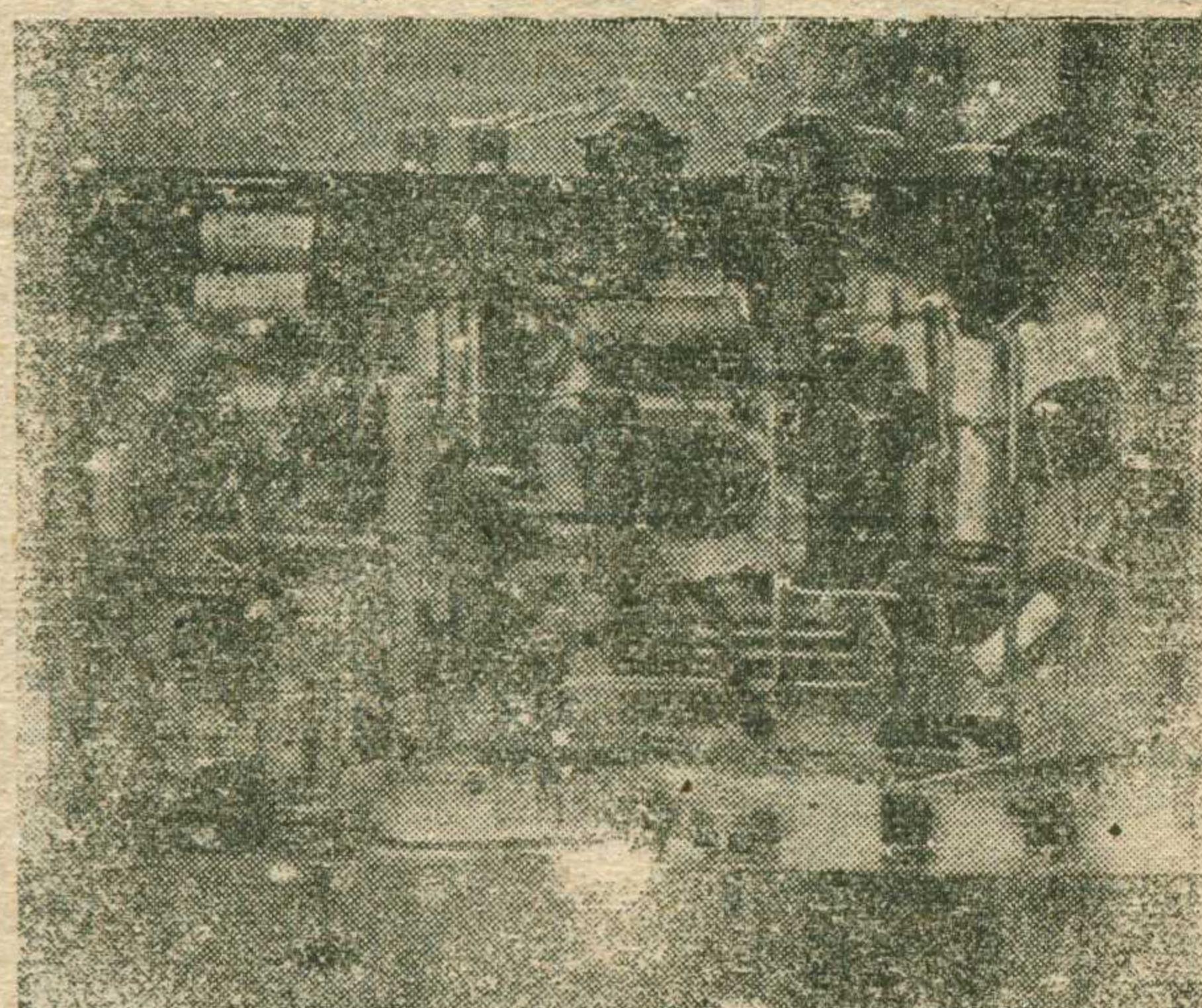


圖 4

校驗 机件裝妥，檢查接綫無誤后，接上揚声器並开啓电源开关，測量各管乙电压是否正常，然后放唱片分兩組分別試听，运用兩小時后再檢查一下有無不正常現象。下一步校正推挽电路的平衡，方法是：將 R_{19} 換一只 50 千欧电位器，只开一組，并将這一組里的一只 6V6 屏極与輸出变压器的接綫燙掉，暫時与另一只 6V6 的屏極相連(圖 5)，此时声音較原来的輕得多了，音質也不好，再旋动这只 50 千欧电位器至声音最小(理論上揚声器應該听不見声音)，停机測量电位器的阻值，將它換下代以同样阻值的固定电阻，再將 6V6 屏極接綫改回，这样推挽电路基本上平衡了。电力放大級各点正常电压如下(均指对地而言)：屏 315 伏，帘栅 300 伏，陰極 19 伏。

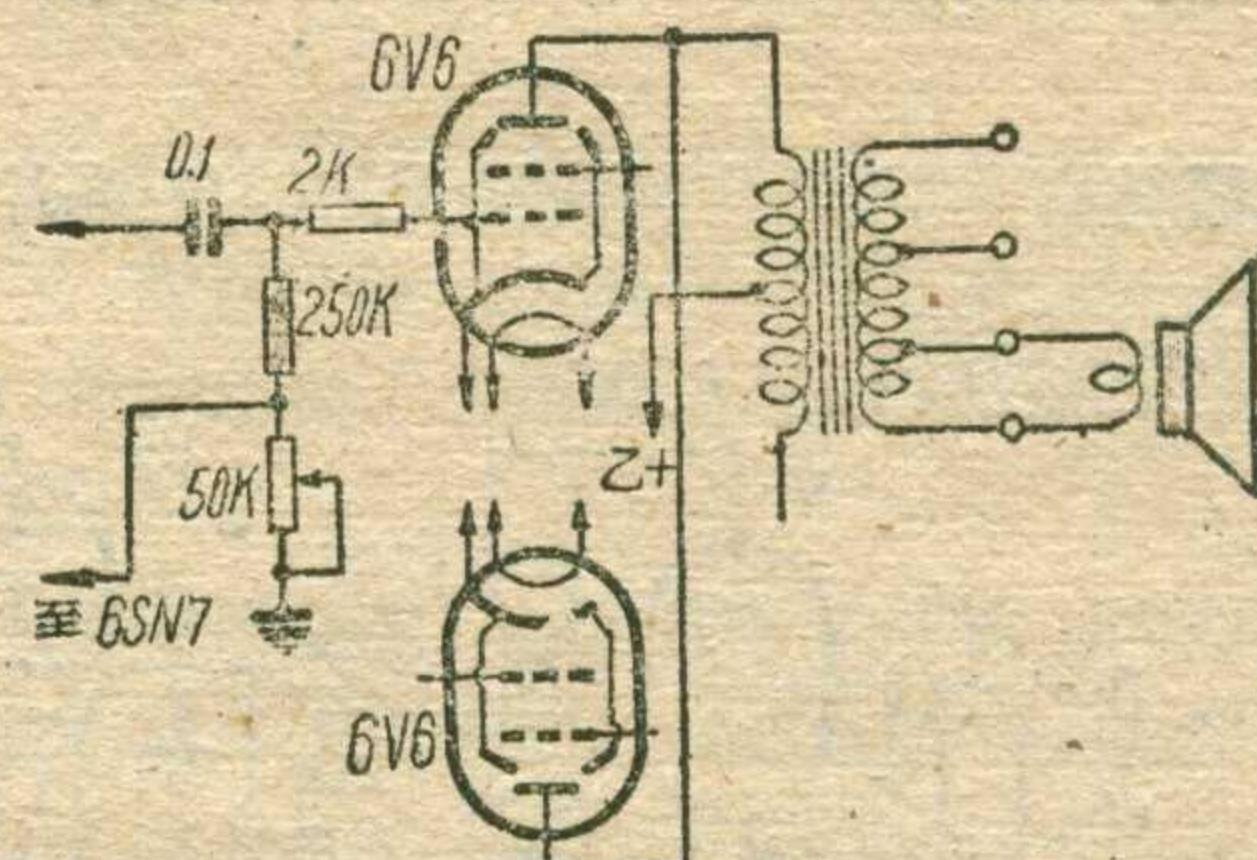


圖 5

使用 1. 兩組合用：揚声器分兩路接好，同时开啓开关 S_1 、 S_2 ，兩路合計輸出 30 瓦。

2. 單用一組：任意开啓开关 S_1 或 S_2 ，开机前檢查一下揚声器是否已接对，电压放大部分的电源插 P 是否插对，由本組电源部分供电。当这一組工作一定時間后，可以另換一組繼續使用。

(上接第17頁)

巴索夫和普罗霍罗夫兩人沒有把自己的探討局限于分子振盪器的制造和改进方面。他們在研究改进分子振盪器的同时，还制成了世界上最早的沒有内部噪音的無綫电波放大器。

大家都知道，在普通無綫电收音机里，是听不見从远处傳来的弱信号的。这是因为弱信号被內部噪音压低了的缘故。普通收音机內所有的另件如电子管、电阻器等都能产生热振盪，也就是說發出“噪音”。而分子放大器却沒有能够發生杂音的另件。因此分子無綫电波放大器可以把收音机灵敏度提高到一千倍，这就为無綫电定位和無綫电通讯开辟了新的可能性。

自制光敏电阻

謝為林

在現代自動控制技術中，光電控制是一種常用的方法。制作光電控制器的關鍵問題是光敏元件。

光敏電阻是一種光敏元件，它的阻值會隨光的照度變化；它是一種非線性元件，對於電特性要求不高的開關電路，這種特性並無多大妨礙。我們用半導體硒作為原料，採用土法試製成的光敏電阻，使用效果還不壞。

硒是一種在整流器中使用較多的材料，結晶硒的熔點為 217°C 。硒蒸氣和空氣大量接觸是會被氧化的，但固體硒或液態硒和空氣接觸氧化作用不顯著。根據這一特性，決定了硒光敏電阻可以由下面的土办法製造。這個辦法是我們經過多次試驗後確定的。

製造方法

1. 取 20×15 公厘大小的毛玻璃一片，作為光敏電阻的底板，要求毛玻璃表面沒有明顯凹凸痕跡，玻璃面上用石墨描若干條導電線（圖1），然後將底板加熱到 300°C 以除去石墨中所含的揮發性物質，製成後的光敏電性能就較穩定。用毛玻璃的優點是硒層易於粘附。

2. 用石墨照圖2尺寸作一圓圈，圓圈上下口都要磨得極為平滑，以便上下面合上玻璃板後，不致有大量空氣漏入。採用石墨的原因是它能耐高溫並便於加工。圓圈底面的容積要小，借以減少蒸發時硒蒸氣與漏入容器的空氣接觸。實踐證明，這個方法雖難免有空氣漏入，但還是可用的。

3. 將底板蓋復於圓圈上，再把圓圈疊置於另一平玻璃板上加熱，使放在圓圈內的硒蒸發。底板上疊有一裝有冷卻用水的容器，以保持底板表面溫度在硒的凝固點下，促成硒蒸氣在底板上淀積（圖3）。我們不採用石墨作坩鍋，因為玻璃傳熱慢，使硒蒸發得比較均勻緩慢。

加熱用硒可從廢棄的硒整流片上括取，只要火柴頭那麼大一些，就足夠做幾個光敏電阻之用。

關於加熱溫度，因系土办法，沒有加以測量。根據實際試驗，用酒精燈加熱，加熱用玻璃放在火焰上 $2/3$ 處，硒即徐徐蒸發，約3—4分鐘，底板上就附着一薄層均勻的硒層。蒸發時間長短與火苗大小都直接影響到形成的硒層厚薄，這要根據試驗掌握。溫度太高時，硒即燃燒，剩下白色的渣滓，造成廢品。



4. 淬火是製造光敏電阻的主要工序，把已淀積有硒層的底板加熱5—15分鐘，加熱溫度為 $210^{\circ}-215^{\circ}\text{C}$ ，使非導電性的無定形硒轉變為灰色的結晶硒。加熱方法是用一塊較厚的鐵板，在電爐上燒熱後把要淬火的電阻放在鐵板上加熱。測試鐵板溫度的方法是先用小片硒放在鐵片上反複試驗，直到鐵板溫度剛好不足使硒熔化，才將要淬火的底板放上去。鐵板的熱容量要大，使加熱時溫度下降不致過快。

5. 製成的光敏電阻經過測試，證明它有明顯的光敏性能後，加封並引出接線即可應用（圖4是加封後的剖面圖）。底板與雲母片的密封可採用各種有機絕緣塗料作結合劑。我們試製成的光敏電阻，它的特性大致如圖5，光照度的變化從0—250流克斯時，電阻阻值變化4倍。

光敏電阻的應用

製成後的光敏電阻加一直流放大器，就成為光電控制器，圖6就是這樣的一種線路。

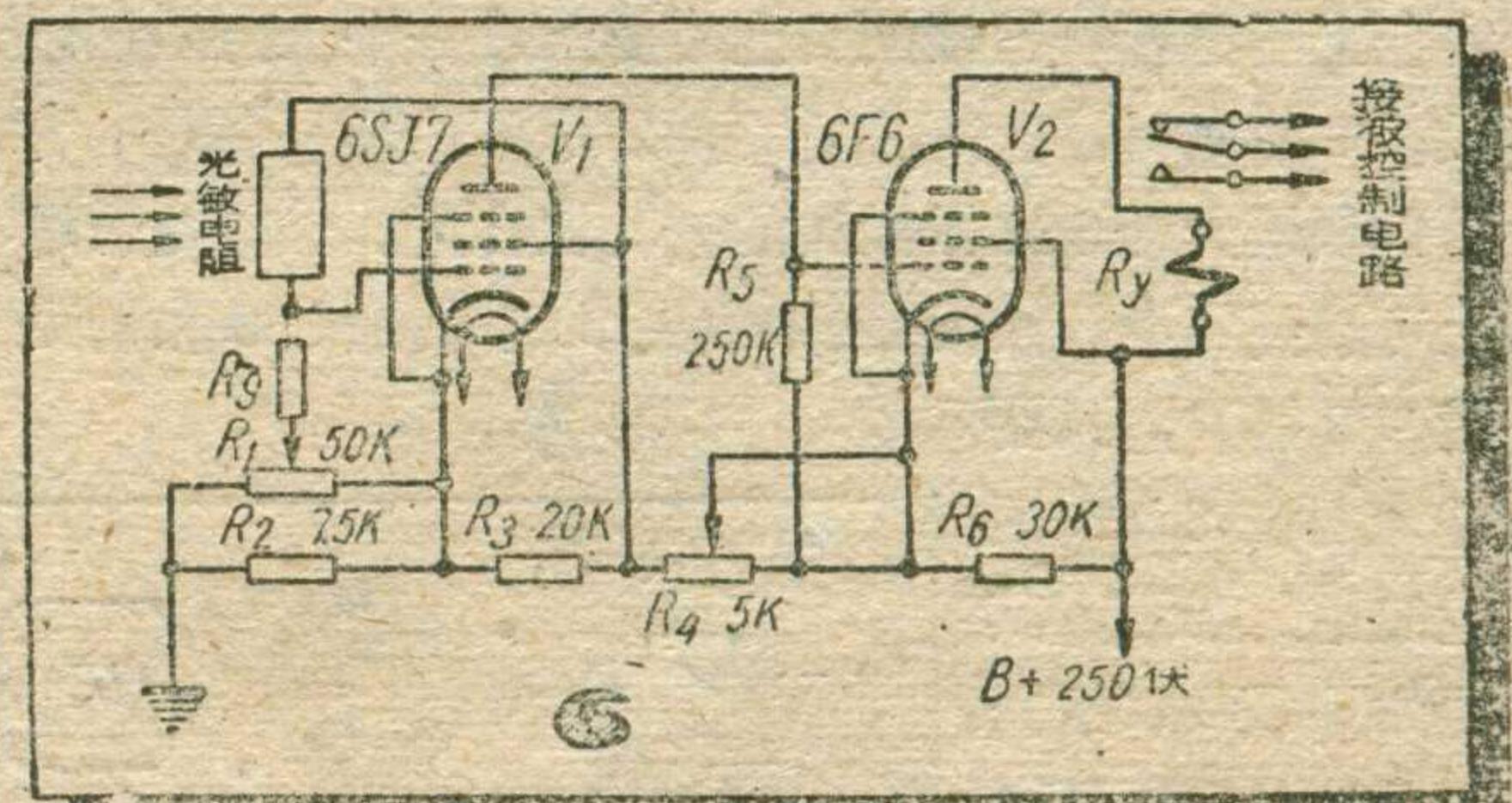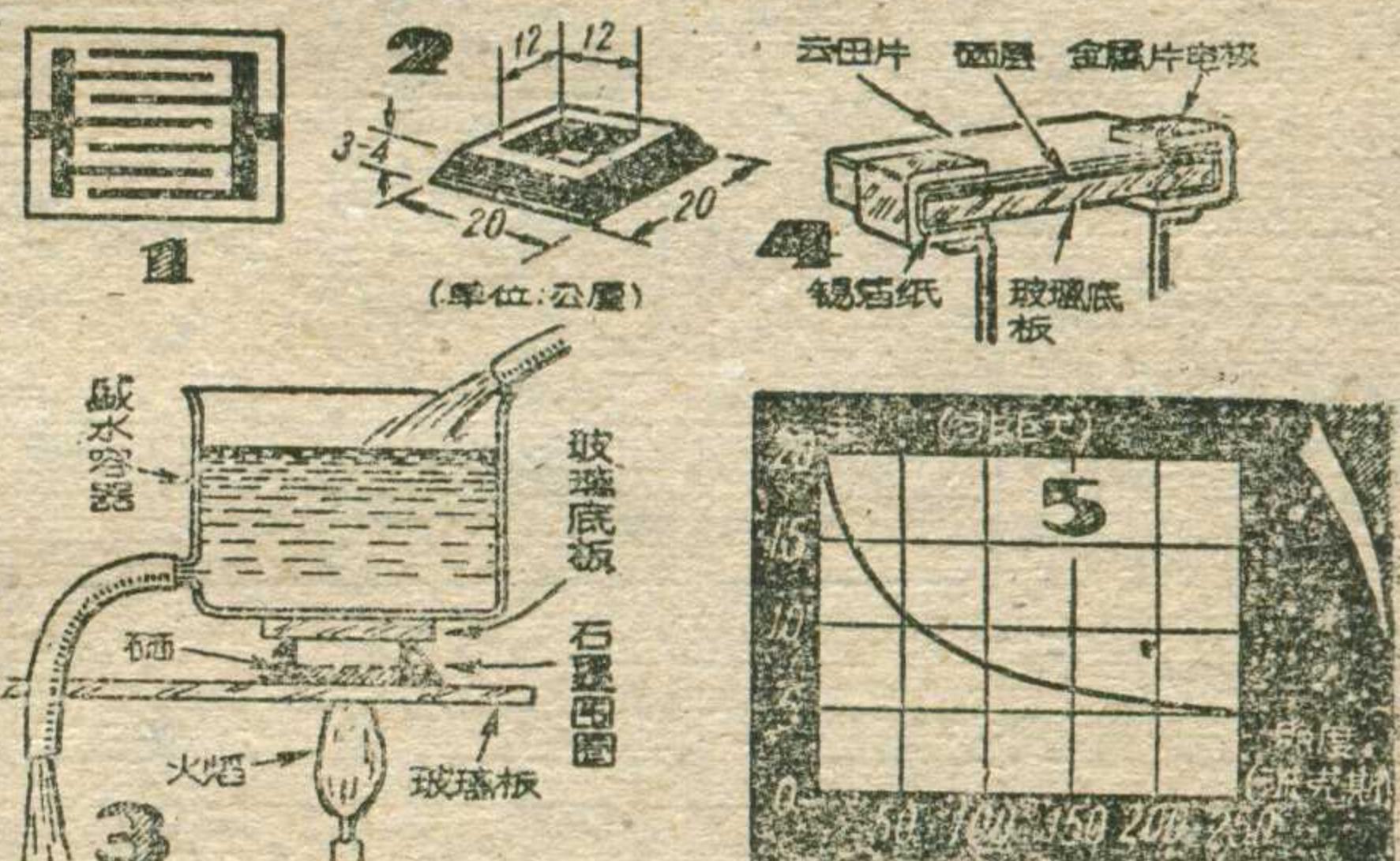這種光電控制器可以用来在陽光減弱到某一程度時自動打開電燈，加裝計數器後，也可以作為工廠產品



的自動計數器。總之，一切光線的變化都可以由它變成電的變化，用來控制各種機械的動作。

圖中的柵漏電阻 $R_o = \sqrt{R_m R_n}$ 時，靈敏度最高， R_m 是有光時光敏電阻的阻值， R_n 是無光時光敏電阻的阻值，可實際測得。

关于南京牌三灯收音机的补充介紹

南京電訊儀表廠 頭建中

自从本刊登載了南京牌三灯長短波超外差式收音机的介紹以后（參見 1958 年本刊第 12 期），許多單位和爱好者提出要求对它作更詳尽些的說明，現綜合大家提出的問題再作补充如下，希望能滿足大家的需要。

(一) 关于線路 为了便于大家仿制，現將原線路再繪出如圖 1，線路中有兩点修正，一是把电位器移至第二級低放的柵極部分，另一是在 6B8C 的柵極上加接了一只 500 微微法的紙質电容器 C_{15} ，这样可以避免有时可能發生的叫声，以改善音質。本机主要特点是采用了兩只复合管和來复式电路，只用了三只电子管，实际上可以完成变頻、中頻放大、檢波、兩級低放和整流等一般五灯机所具备的性能。变頻部分由 6SA7 GT 担任，線路結構与普通五


灯机的外差式变頻部分一样，中頻是通用的 465 千周，所以也适合加裝收听短波波段。本机频率范围为 550—1600 千周中波和 6—18 兆周短波等兩個波段，实际上制作者可以根据自己需要改成一个或多个波段。双連电容器也是普通的，牌号不拘，只要是电容量每联最大为 360 微微法的一种便合用。線圈是市場上可購到的中短波線圈（如中央 900，美通 553 和勒克斯 800 等），只要是为了配合 6SA7 振盪使用的都可，其他如补偿电容器 C_3 、 C_4 ，半微調电容器 C_T 等，都是与一般五灯机上用的一样。中頻放大、檢波、和第一級低放这三个部分工作

是由一只 6B8C (6B8) 管完成的。線路是來复式，即由一个电子管既做中頻放大，又兼低頻放大，其过程是把变頻后的中頻电压（465 千周）經 6B8C 的 五極部分放大后，由同管內的小屏極

和陰極組成的二極部分进行檢波，檢波以后的音頻电压再返回輸入原管的五極部分进行第一級音頻放大，然后再經电阻耦合至 6SN7 的一个三極部分进行第二級音頻放大。其所以能够來而复往是由于中頻为 465 千周，而音頻不过是由数百周到十数千周，故中頻變壓器的阻抗对中頻电压起作用，对音頻电压可視為短路，而在 R_4 与 C_{11} R_7 支路並联的阻抗上形成音頻电压，完成一管兼为二管作用的任务。中頻變壓器只須能調諧到 465 千周的任何牌号和型式都可用。第二級

音頻放大（輸出級）和电源整流這兩部分是由一个双三極管 6SN7GT (或苏联 6H9C) 来完成的。一个三極部分担任第二級音頻放大，它的屏極負荷阻抗較高，輸出變壓器使用直流水机上配合

圖 1

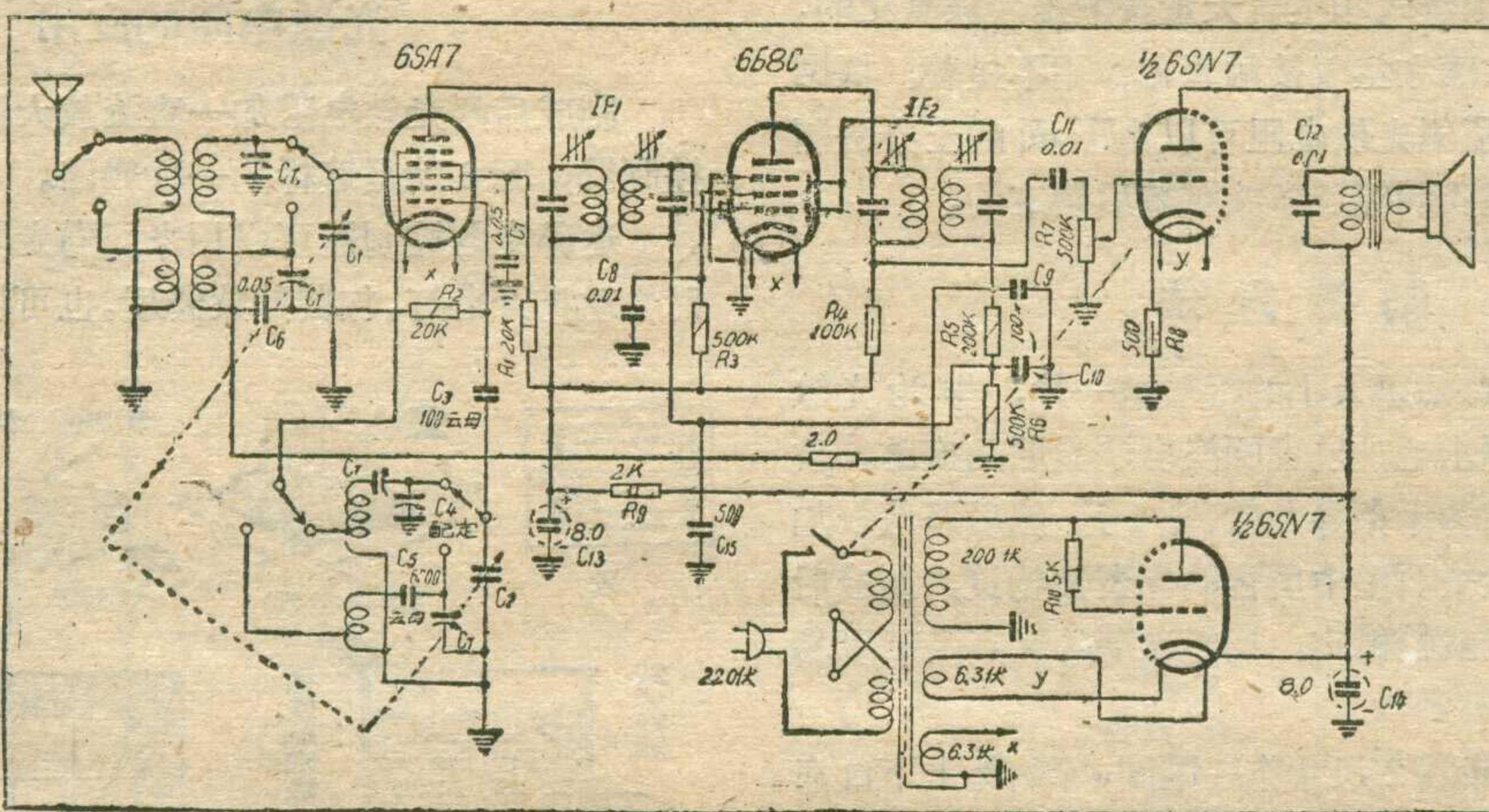

3S4 用的小型的一种基本合用，如使用配合 6V6 用的輸出變壓器，可將次級圈數拆減三分之一左右亦可。如無輸出變壓器，干脆接用高阻抗舌簧喇叭也很好。另一三極部分担任电源整流，在屏極与柵極間加接了一只 500 至 5000 欧的电阻，目的是为了保护柵極，电阻不宜过大，否則輸出直流电压將会降低。需要着重說明的是 6SN7GT 的灯絲最好是由电源變壓器上單

波段開關

獨的 6.3 伏 0.6 安的線圈燃點，兩端均不接地，否則陰極与絲極間將有 200 伏的电位差，長久使用，有被擊穿的危險，这在大批生产的情况下是不可不考慮的。电源變壓器自己繞

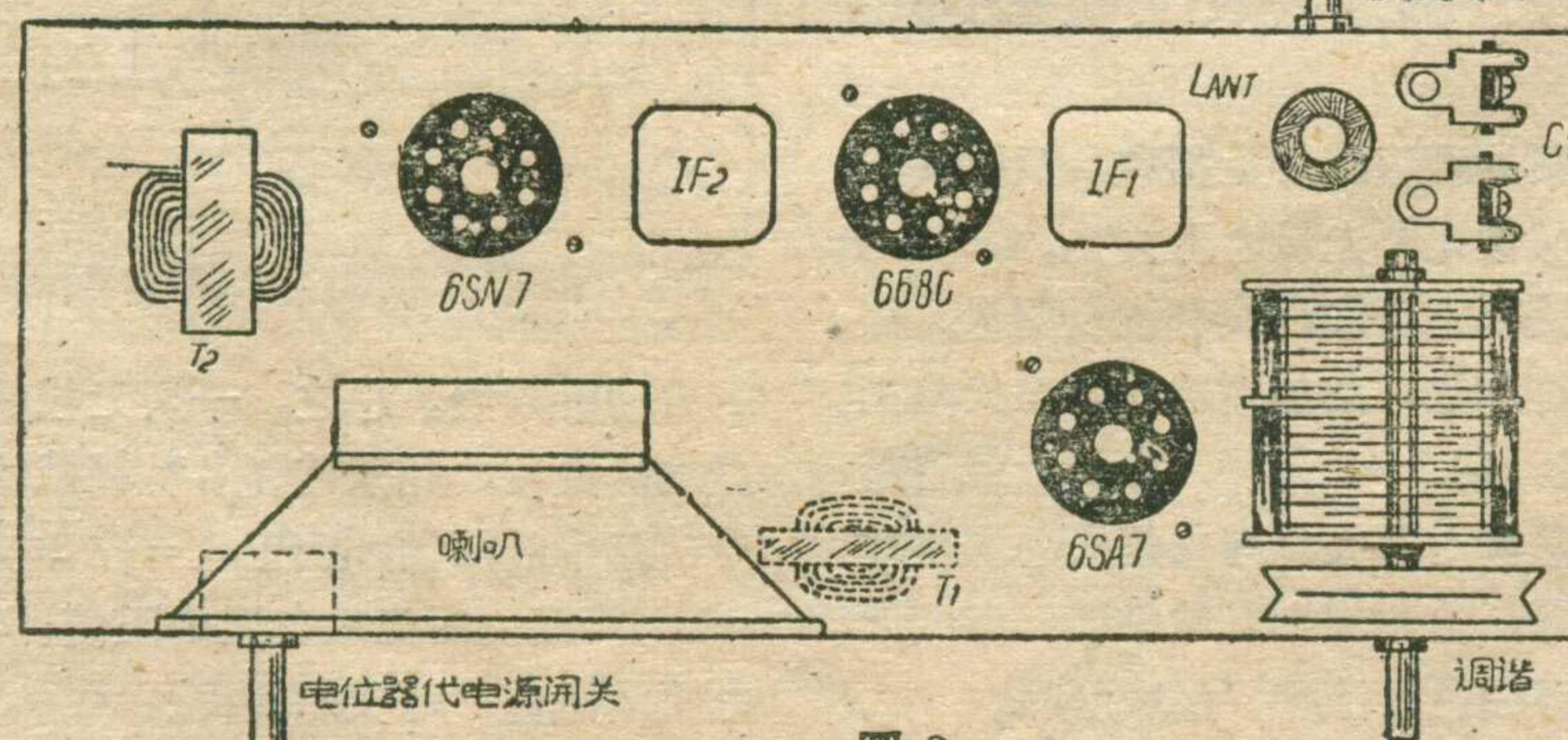


圖 3

制，可用截面积 365 平方公厘矽鋼片 鐵心 ($3/4'' \times 3/4''$)，每伏繞 10 圈，初級進線用英規 36 号線，高壓用 40 号線，燈絲用 23 号線。或用次級有 6 伏左右电压的電鈴變壓器代用亦可。这时高壓直取 220 伏交流，效率也很好不过要注意安全，最好底板用木質的，天線中串接一只 100 微微法云母質的固定電容器，電位器外殼不接地等，这样可無触电之虞，見圖 2。

(二) 裝置注意事項 另件在底板上排列如圖3，我廠採用的是木質底板，以節約金屬材料。底板下接線要求不嚴，只要排列整齊鉗接牢固，按線路圖接裝，一般不會有問題。校試方法也和一般五燈機相同，先校中頻變壓器，再校高頻變頻同步。須要注意的是①6E8C的柵極接線愈短愈好，並用金屬隔離線連接。


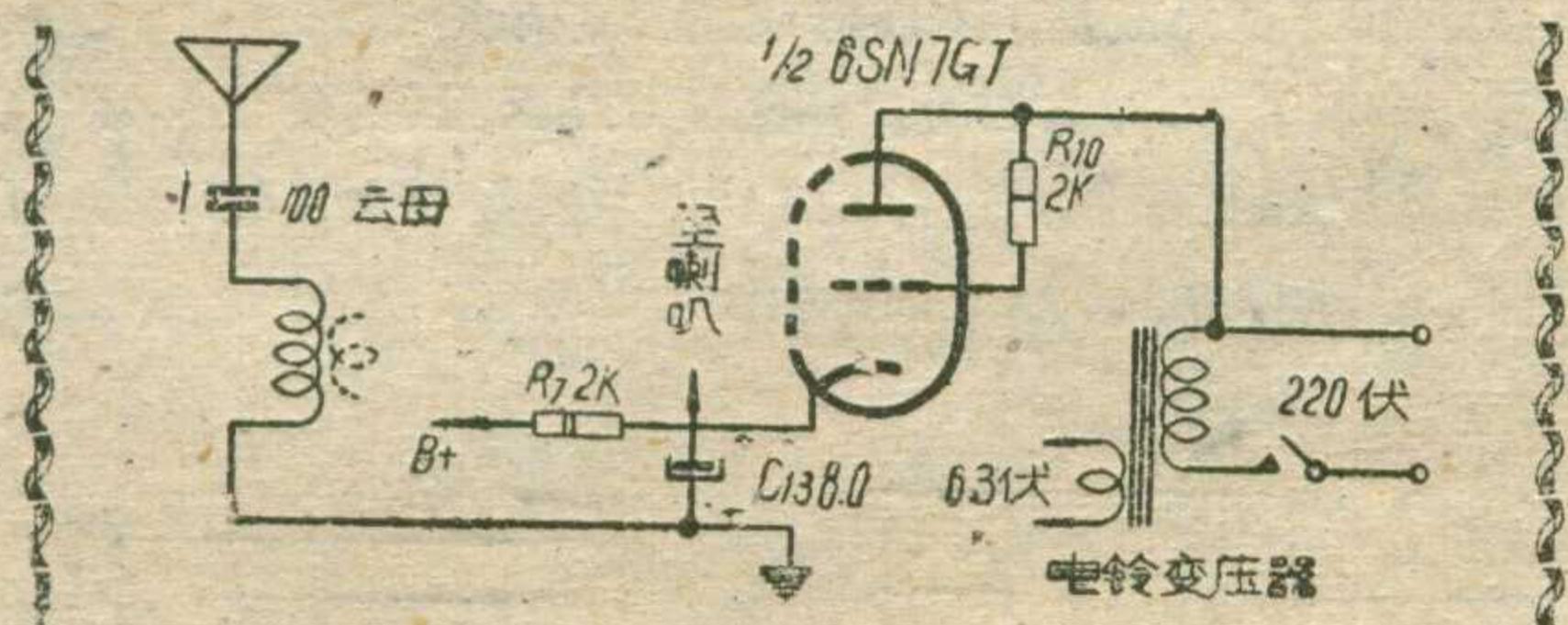


圖 2

② 6B8C 的帘栅电阻 (R_3) 阻值在 400 千欧至 700 千欧之間，具体数值，可多試几只来确定。这只电阻偏大則低頻效果好，偏小則中頻放大效率好。③ 6.3 伏灯絲电压要足，空載电压最好不低于 6.5 伏，灯絲电压过低影响收音效率。本机还有缺点：①在一般小家庭里很合用，房間大了，音量尚感不足。②来复級 (6B8C) 有串音現象，即当收到一个电力强的电台后，即便电位器旋至最小，仍有該台的播音声。这一現象未能完全避免，現在是从消極方面把控制音量的电容器移至輸出級的栅路部分来改进的。这些缺点相信运用大家的智慧，一定能获得改进。

(三) 其他說明 變頻級與一般五燈超外差式機

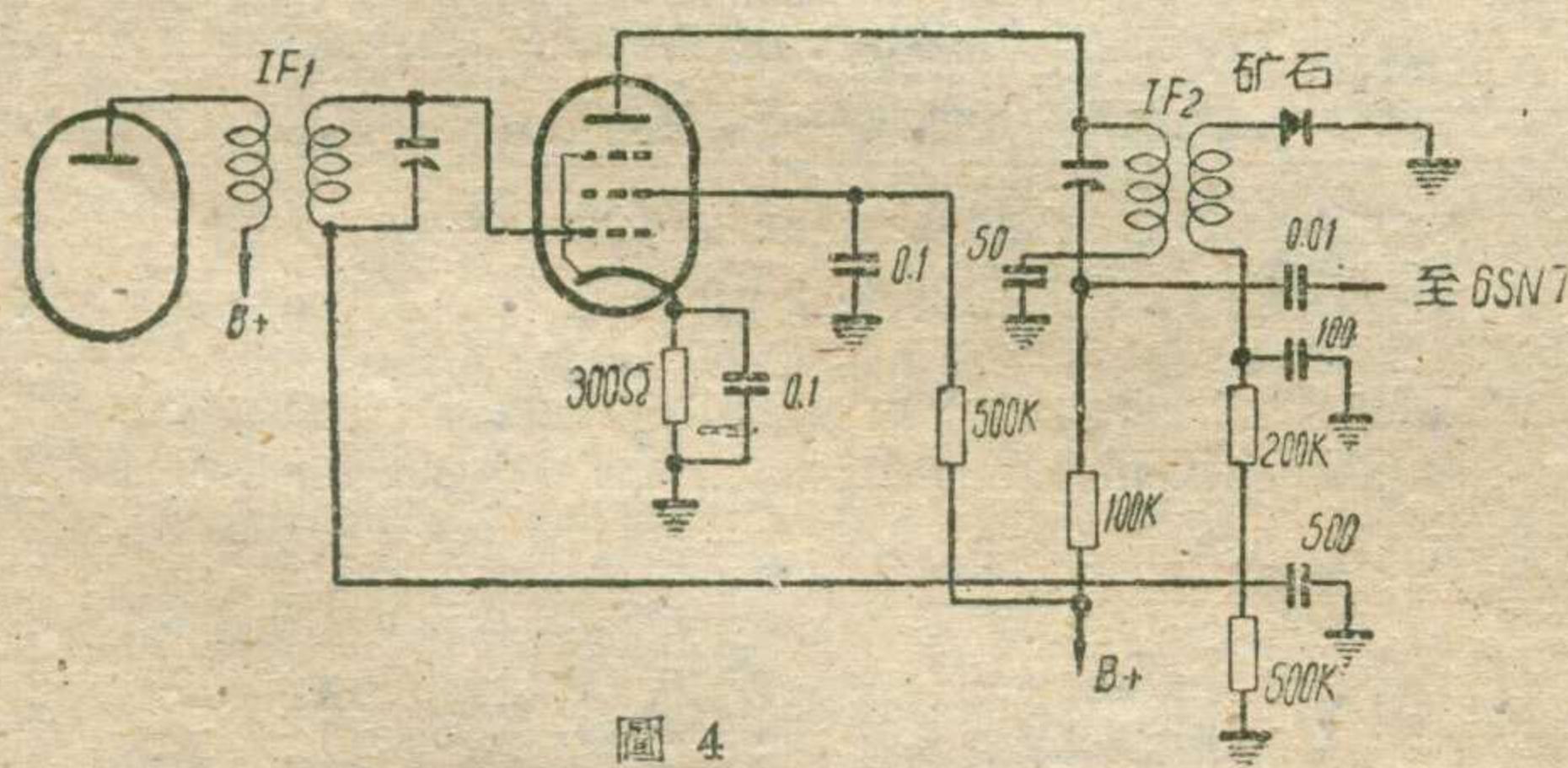

四

相同，所以常用的 6A8、6A7、6K8、6A2Π、6BE6、7A7、6И1Π 等管的线路都可代用。6Б3C 型电子管除 6B8 与其特性完全相同可以直接代用外，尚有 6F7、6И1Π、6Φ1Π 等管可用，或用一只矿石检波，配用普通常见的 6SK7、6K7、6SJ7、6J7 等五极高放管亦可。这样接线如图 4。6SN7GT 的代用品，以 6H1Π 比较合用。6SL7 或 6H2Π，功率小，充作整流很勉强，不合用。

給“北京”牌收音机 加一級高頻放大

北京牌收音机是一个具有来复式放大的四灯外差式收音机（見 1956 年本刊第 2 期介紹），这种收音机灵敏度較五灯机低些，在成都收听首都广播就有些困难，我們为了在节日收听首都的声音，特地为它加了一級不調整輸出的高頻放大級。加了高頻放大后，不用天綫可以用中波收听北京的广播，而且声音响亮。加高放的方法很簡單，其綫路如圖 1：圖中虛綫以內部分原来接在 6SA7GT 第三柵（信号柵）極和 C_{22} 上的，現在將它移接到新加的高放电子管 6K4Π 的輸入柵極上，除此而外，虛綫框內的原接綫不需变更，照圖接后 6K4Π 高放級有自动音量控制作用，为了避免另加自动音量控制濾波，改裝后变頻管 6SA7 不用自动音量控制。

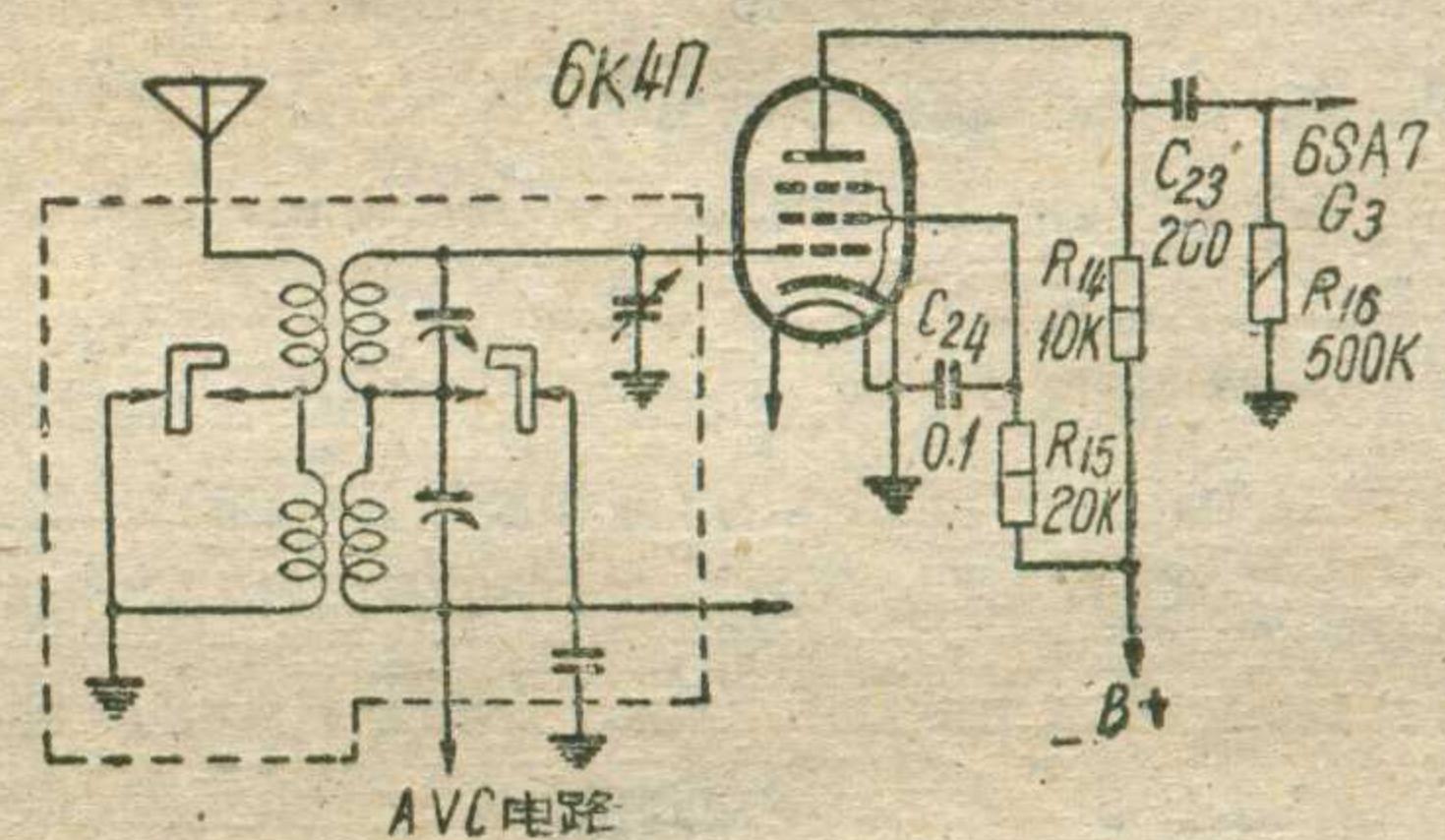


圖 1

接綫時需要注意的是：6K4Π 管的屏柵接綫要互相远离。屏極回路中的另件尽量用小型的，如新加的 C₂₃ 用陶瓷电容器，沒有陶瓷电容器也可用云母电容器，其容量可在 50—300 微微法之間選擇，这个电容器要求絕緣电阻愈高愈好，否則会破坏变頻器的正常工作。新加 R_{14—16} 三只电阻也最好选用質量好的炭膜电阻，不用压制的混合碳阻，因为这种电阻工作在此地可能引起杂声。在底板安排上，6K4Π 的小七脚管座可以按裝在双連电容器的后側面（見圖 2），打孔时要注意勿使机件受震太大，以免損耗机器內另件，决定孔的具体位置时，先用 6K4Π 电子管比好，轉动双連看动片是否靠电子管太近而妨碍双連的轉动，把位置固定好用鉛笔划好后再用手搖鑽打孔。

The diagram shows a layout of electronic components on a chassis. At the top right is a label '天线' (Antenna). Below it are two circular component carriers. The left one is labeled '6SA7' and the right one is labeled '6K4Π'. To the right of the 6K4Π carrier is a label '灯座' (Light Base). Further to the right is a label '双连电容器' (Double-rotor Capacitor). A bracket on the left side groups the two circular carriers.

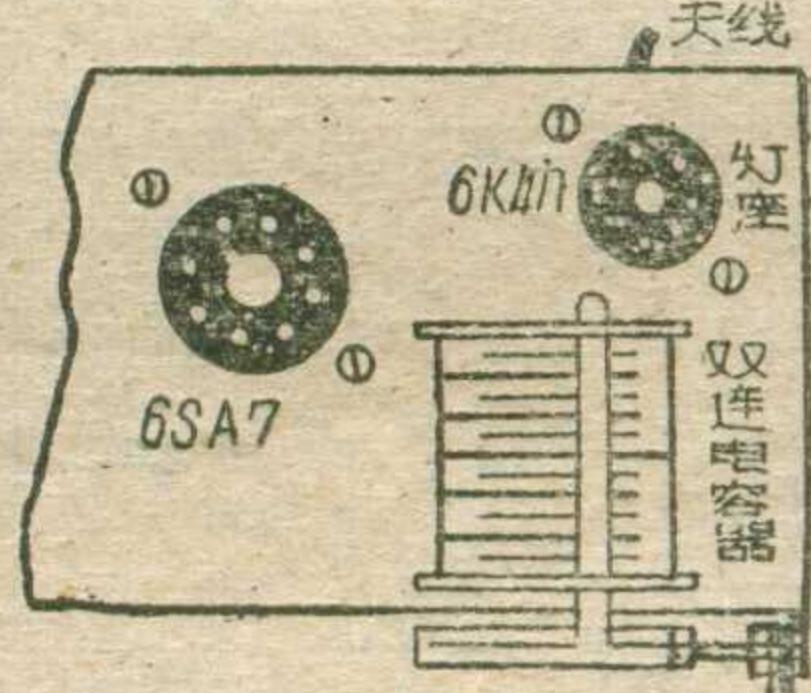


圖 2


6K4Π 电子管可用
6BA6 代替，此地应尽量选用高跨导遙截止五極管，大型玻璃管及金屬管因地位关系不能采用。这样改装后並不会使变压器过荷，因为 6K4Π 灯絲及屏極电流都不大，加在变压器上也無所謂。（郑国川 肖 青）

把旧式日制收音机 改造得更好

1959年本刊第4期“旧式日制收音机的改造”一文谈到如何将几种旧式日制再生或高放式收音机改装成自差式或超外差式的方法。根据许多读者反映，所讲的两种办法，适用有效，这样可以把即将报废的古老机器更生利用起来。有的读者根据经验更提出了进一步改进的方法和意见。现在归纳成以下几项，刊出供大家参考。让我们更多的想些办法，来把这种旧时代遗留下来的东西，改造得更好，更适合新时代的需要。——编者

一、第4期本文第二个办法中把四灯型的改为超外差式的方法（原文图4）是增加一只直流管1A2Π来作变频，优点是改装的手續簡單，改装以后，中、短波段都可收听，效率較好，确实能够滿足使用上的需要。但是另一方面，这样做时，灯絲是独立地用單节1.5伏干电池供电燃点，这样經常使用，在一定時間必須另換新电池，而且多了一項添購电池費用的經常开支，对使用者來說，不够經濟方便。查閱1A2Π管的特性說明，可知它的灯絲电流仅需30毫安(0.03安)，而原有58、57、47B等电子管的屏極及簾栅極电流总和也恰好是30毫安，加上1A2Π的屏極和簾栅極电流1.8毫安，合共乙电电流是31.8毫安，与燃点1A2Π灯絲所需电流大約相等，因此可以按附圖線路（圖1）的办法，把电源回路略加变更，把1A2Π的灯絲串接到电源乙一回路里去，完全可以利用直流乙电来燃点，省却了干电池和更换电池的麻烦。線路里在1A2Π灯絲之間跨接了一只50微法耐压30伏的电


圖 1

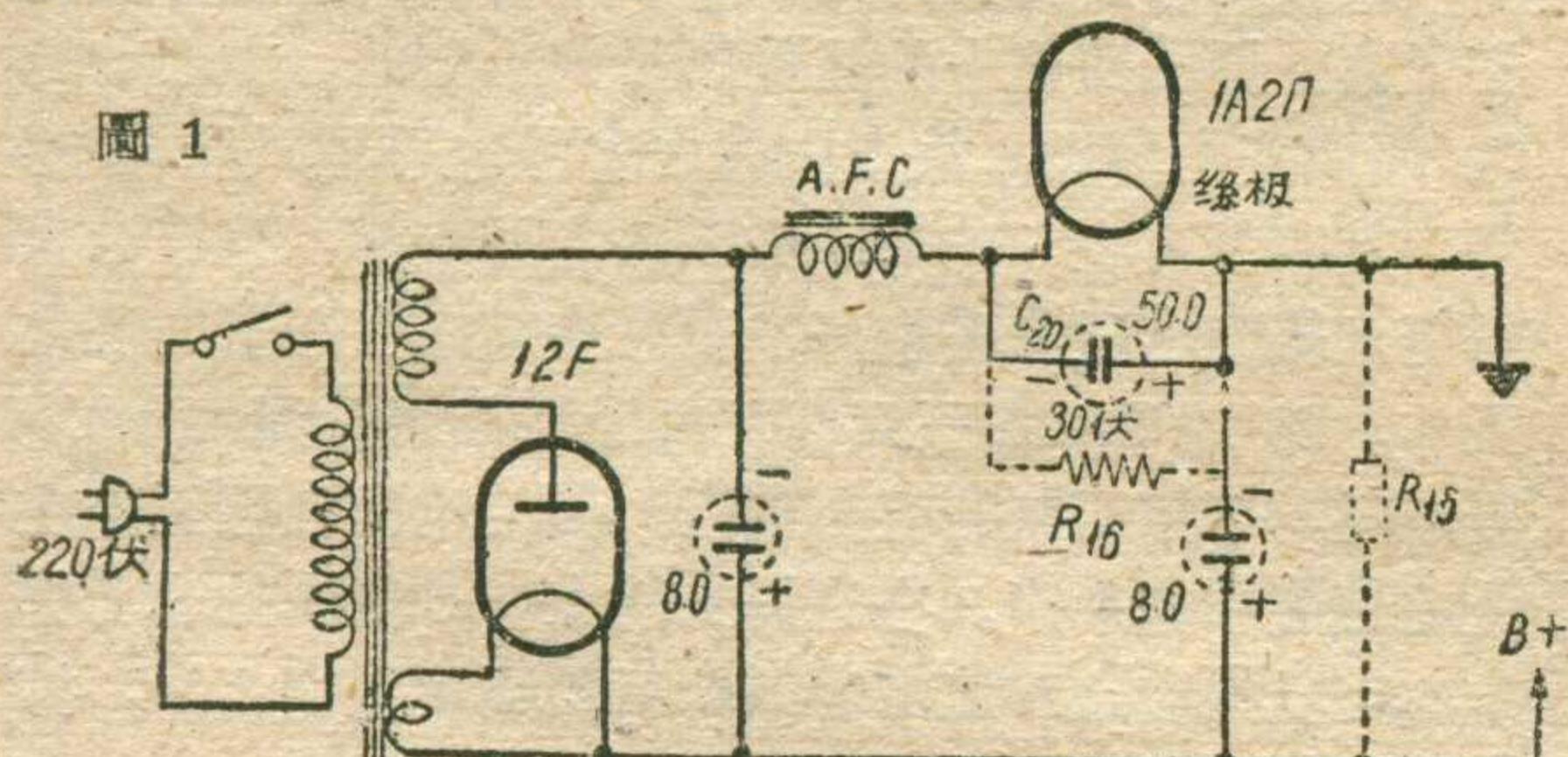

解电容器 C_{20u} （也可用25微法耐压50伏的两只并联），作用是为防止由于接收訊号大小发生变化时，会引起整流器回路的直流电流的变化，这样波动的电流通过灯絲时可能引起交流声，并联电容器后，由于电容器的充放电作用，可以使电流稳定。按这样改接的方法，接好后先不要忙着插上1A2Π，把其余电子管插上，开啓电源后一分鐘，用直毫安表（0—100毫安）测量1A2Π管第1与7脚間的电流（正極接第7脚），若电流是在30毫安上下，就可插上1A2Π收音。如果电流不到30毫安，可能是58等旧有电子管稍老了，可在線路里增加一只15K至20K的洩放电阻R15，来提高回路里电流增至30毫安，以滿足1A2Π灯絲加热上的需要。确定R15的数值應該用不同数値的电阻接試，至回路里电流可达


30毫安便為合适，一般可用兩只40K欧2瓦型的炭質电阻並联使用，便能滿足。如果回路里电流超过30毫安很多，應該在1A2Π絲極兩端跨接分流电阻如線路圖中R16，这时电阻的阻值应根据欧姆定律，按分流电阻（欧）=乙电压（伏）/分流电流（安）計算。（南京 万四維、广州 周岐山）

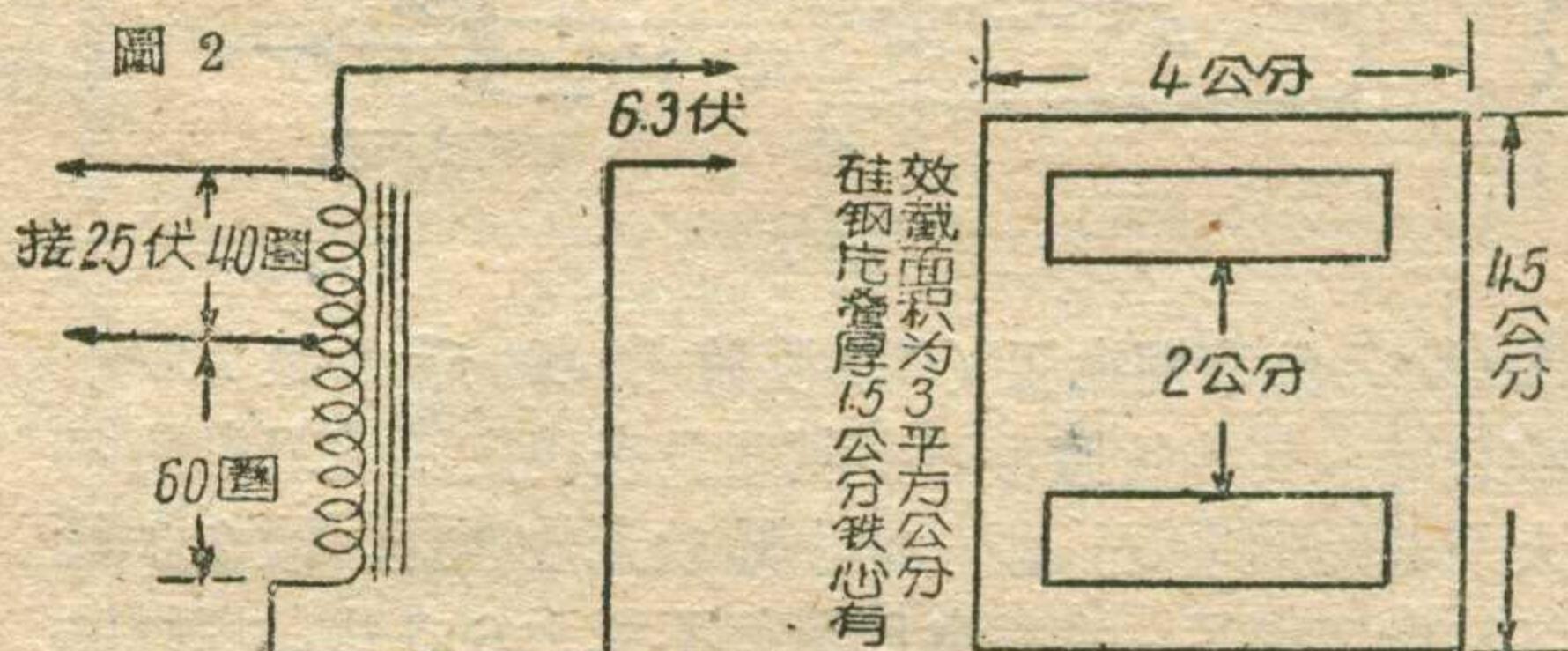二、同上改装办法新增变頻管不用直流型1A2Π，而按采用交流型6A2Π管的線路來改装，这样使用6A2Π作变頻，比1A2Π效率高而耐用，不易损坏。这时解决灯絲电源所需6.3伏电压問題，可以不改动原有电源变压器，用另外繞制一只2.5伏升至6.3伏的小自耦变压器接在原2.5伏灯絲电源線圈上的办法來解决。具体做法是將原線路（原文圖4）里濾波用的低周振流圈（AFC）用3千欧5瓦电阻替換下來，利用它的鐵心和綫繞制。如原机沒有AFC的，可照附圖（圖2）用旧低頻或輸出变压器或扼流圈的鐵心，將硅鋼片疊至有效截面积为3平方公分。用直徑0.7公厘（英規22号）漆包線按每伏15圈繞制，这样6.3伏的总圈数应为94.5圈，可繞足100圈，在40圈处抽头引出为2.5伏。實驗證明这个



小变压器簡單易制，不但可以供給6A2Π灯絲，如果57、58管坏了，換用新型6K4Π和6Γ2Π管也足够用。（沈陽 蔡周礼）

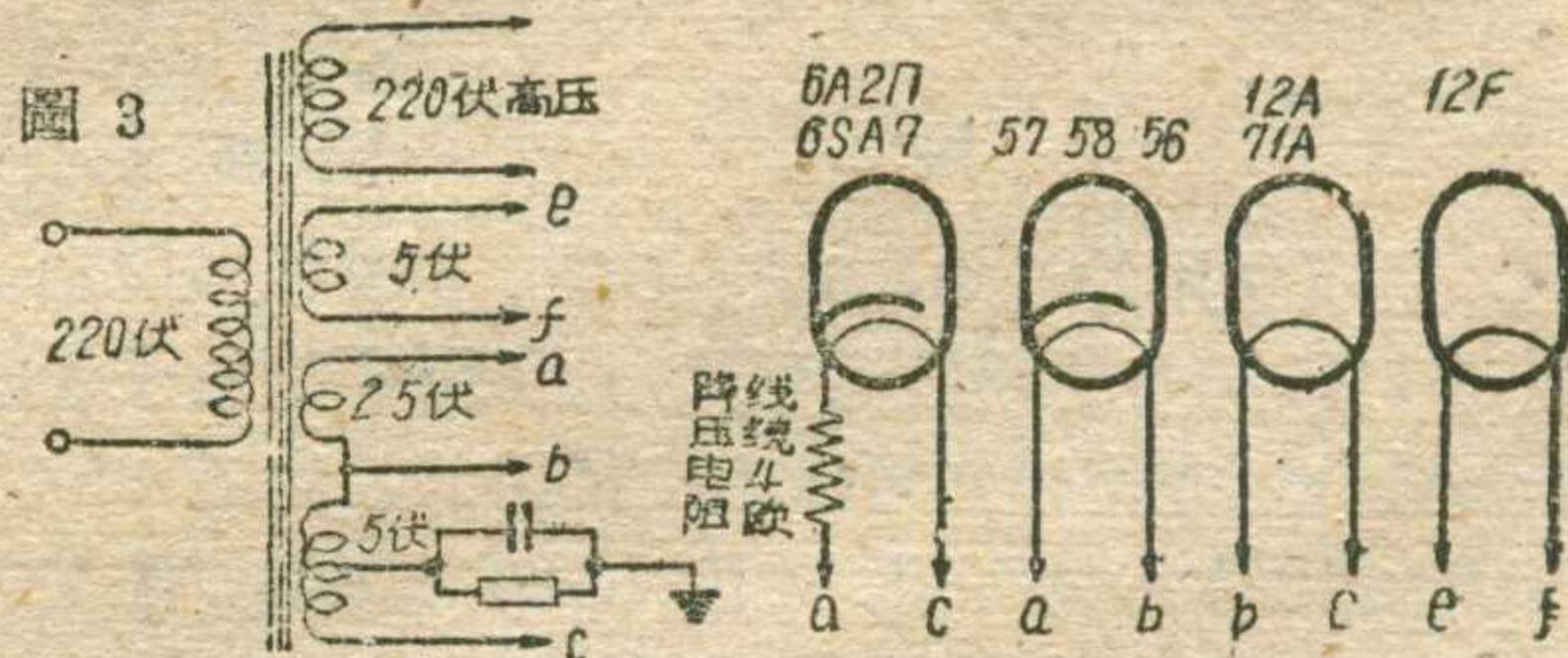三、有些日制收音机末級功率放大管不是用47B五極管，而是用12A或71A等三級管的，例如“普及11号A”型便是用57作再生檢波，56作第一級低放来推动末級12A的。在这一类收音机中，它的电源变压器灯絲部分多是备有兩組5伏線圈的。其中一组是供給12A整流管灯絲用的，另一組是燃点12A或71A灯絲的。这类收音机改装为超外差式时，只把灯絲線圈的接法改动一下，便可直接添用6A2Π或6SA7这一类的6.3伏变頻管，不必另添或改繞电源变压器。实际的接法如圖3，是把供給12A的一組5伏灯絲線圈与2.5伏一組串联，通过降压电阻来供給6A2Π或6SA7应用。这只降压电阻可用旧的綫繞电阻拆改，繞成4欧就够用，其他部分可參照原文設計改装，不再談了。（南京 万四維）



無 線 電

自制無鐵壳励磁电动揚声器

黃道棻

在业余条件下要自制电动揚声器，主要問題是不能制造鐵盆架，以及缺少永久磁鐵。我用下述方法，制成了一只無鐵壳励磁电动揚声器。

圖1就是这具揚声器的構造圖。它与一般揚声器的不同处，是励磁綫圈部分裝在發音紙盆的前部，与紙盆一起固定在挖空的木板上，这样就省却了鐵盆架。另外采用了励磁綫圈，省去了永久磁鐵。所用的材料不多，一段直徑10公厘上下的元鐵棍做鐵芯；一塊厚2~3公厘的鐵板做励磁鐵壳，一个紙盆，漆包綫，一塊厚木板，一小塊金屬板，馬糞紙，螺釘，和万能膠等。

励磁綫圈和一般励磁式揚声器上的相同。導線直徑在0.16至0.2公厘左右，可按下面公式求算：

$$d = 0.7\sqrt{\frac{I}{I}}$$

d =導線直徑（公厘）， I =收音机所需直流电流（安），

例如收音机乙电总和 $I=40$ 毫安，則 $d=0.7\sqrt{0.04}=0.7\times 0.2=0.14$ 公厘

其匝数在5000至10000圈左右，其直流电阻要与濾波電阻近似，应在1000至2000歐之間，繞制时应先按照元鐵芯

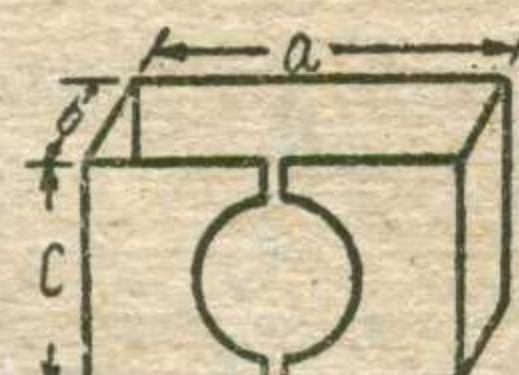


圖 2

和励磁鐵壳大小，用馬糞紙糊制綫圈芯子，將綫圈繞在芯子內后，套入元鐵芯內。音圈的制作是用薄画圖紙捲一个紙筒，其內徑較圓鐵芯略大。紙筒上一端用漆包綫繞數匝，即为音圈（数据可参照本文附表），繞好后塗上万能膠，以免松脫。励磁鐵壳是用矩形鐵板折成如

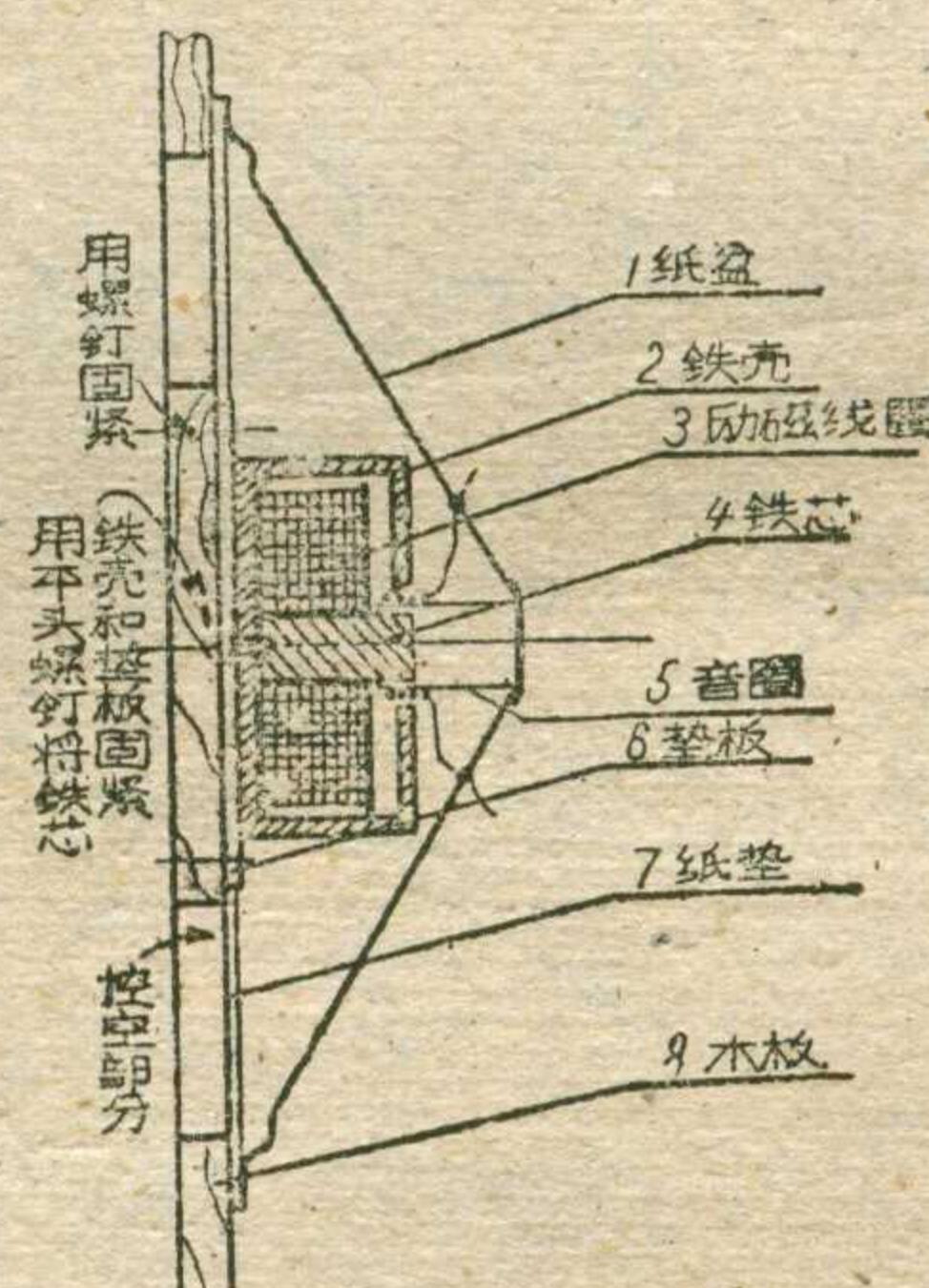


圖 1

圖2的形狀，兩端对接处开一圓孔，其直徑要比音圈直徑大一些。鐵壳底部应与鐵芯一起固定在一塊金屬板上，然后才能安裝在木板上。紙盆最好是售品，这种紙盆多是用紙漿澆成的無縫紙盆，好的紙漿內还帶有羊毛混合物。如需自制，可用質地不太硬的画圖紙画一个圓如圖3，剪下后剪去一个缺口，在剪去的兩邊对接起来，用膠水粘牢成一錐体。外圓剪一些缺口，粘在一个馬糞紙圓垫上。紙盆上凹凸部分，可以用三个直徑不同的鐵絲圓環，如圖4的方法，压在用浸湿的紙盆邊緣口上，等陰干后，將鐵絲取下，就形成一道凹凸的彈性痕跡。这个紙盆虽抵不上售品，但發音还清晰。以上元件制成功后，可以进行装配。首先將励磁綫圈部分固定在木板上，然后將音圈用万能膠粘在紙盆內面（見圖1），將紙盆放在木板上，使音圈的紙筒恰好套在鐵芯与励磁鐵壳接合处的空隙中間，以手輕推紙盆，以不受摩擦为准。音圈应位于励磁鐵壳接合部分，不应太往里或太往外。对正之后以

万能膠將紙盆粘在木板上，將励磁及音圈接綫引出，裝配即告完成。等粘結部分完全干燥后，即可进行試驗。接綫方法是励磁綫圈兩端接在濾波線路里，代替濾波电阻。音圈兩端接在輸出變壓器次級，开啓收音机，揚声器即可發音。常見的毛病是音圈与鐵芯的間隙不对，产生摩擦，使發音不正常或無声，应取下紙盆重新調正。声輕多半是励磁綫圈匝数不足，或是音圈匝数与輸出變壓器阻抗不相匹配。声輕另一原因是音

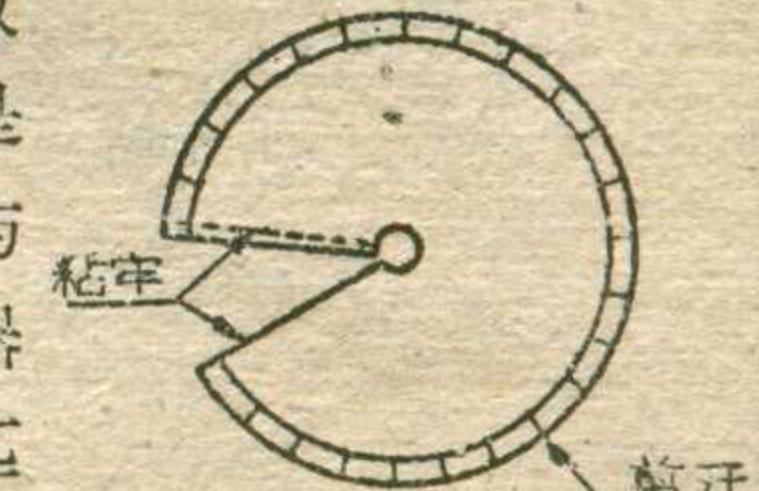


圖 3

圈在励磁鐵壳間的位置不恰当，应当讓音圈中間与鐵壳間隙对正。

我制成的一具揚声器，是紙盆直徑75公厘，励磁鐵壳尺寸(abc)为 $28\times 18\times 18$ 公厘。励磁綫圈用0.08公厘(42号)漆包綫繞了4000圈。鐵芯直徑为8公厘，音圈用0.16公厘(31号)漆包綫繞61圈，适合与輸出變壓器次級阻抗3至6歐相匹配。接綫方法是將励磁綫圈兩端并联在“北京”牌四灯机的濾波电阻上，原濾波电阻为500歐

(見1956年
本刊第2期
介紹“北京”
牌收音机
線路圖上)



圖 4

R_{11})，自制励磁綫圈用綫較細，不能代替。音圈兩端就接在輸出變壓器的次級上。当電位器开在80%时，在20平方公尺室內其声量响亮清晰可听。

用調諧指示管裝成的 再生式收音机

李 禾

調諧指示管是專用在超外差式收音机中做為調諧指示之用的。但是我們也可以拿它來裝普通的再生式收音机用；圖1甲就是這種電路。其中是用了指示管中的三極部份來作柵極檢波的。電路原理亦和普通再生檢波電路相同。柵極負壓由電阻 R_2 取得，輸出訊號由 C_5 交連至下級電子管進行低放。當有外來訊號輸入時，指示管中的影示部份就會發生作用。這樣我們可以利用螢光屏中的影示幫助我們調諧電台，陰影變得最窄時就是對這個電台調諧到最準確的地方。

圖中的 V_1 可用帶有三極部份的任何一種調諧指示管。如北京牌 6E1Π 和舊式的 6E5 等。有一種帶有雙扇形的指示管也可采用。如捷

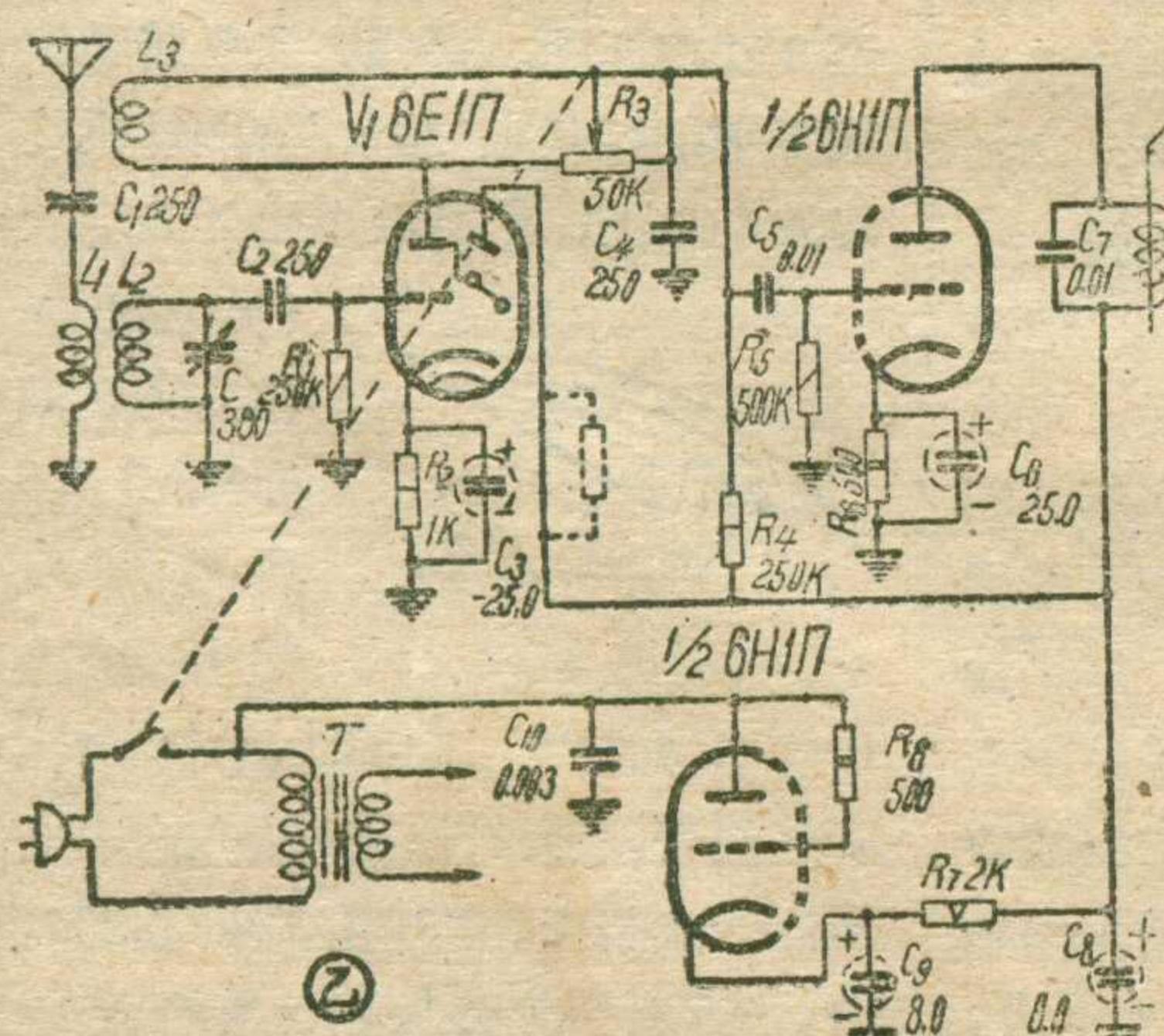
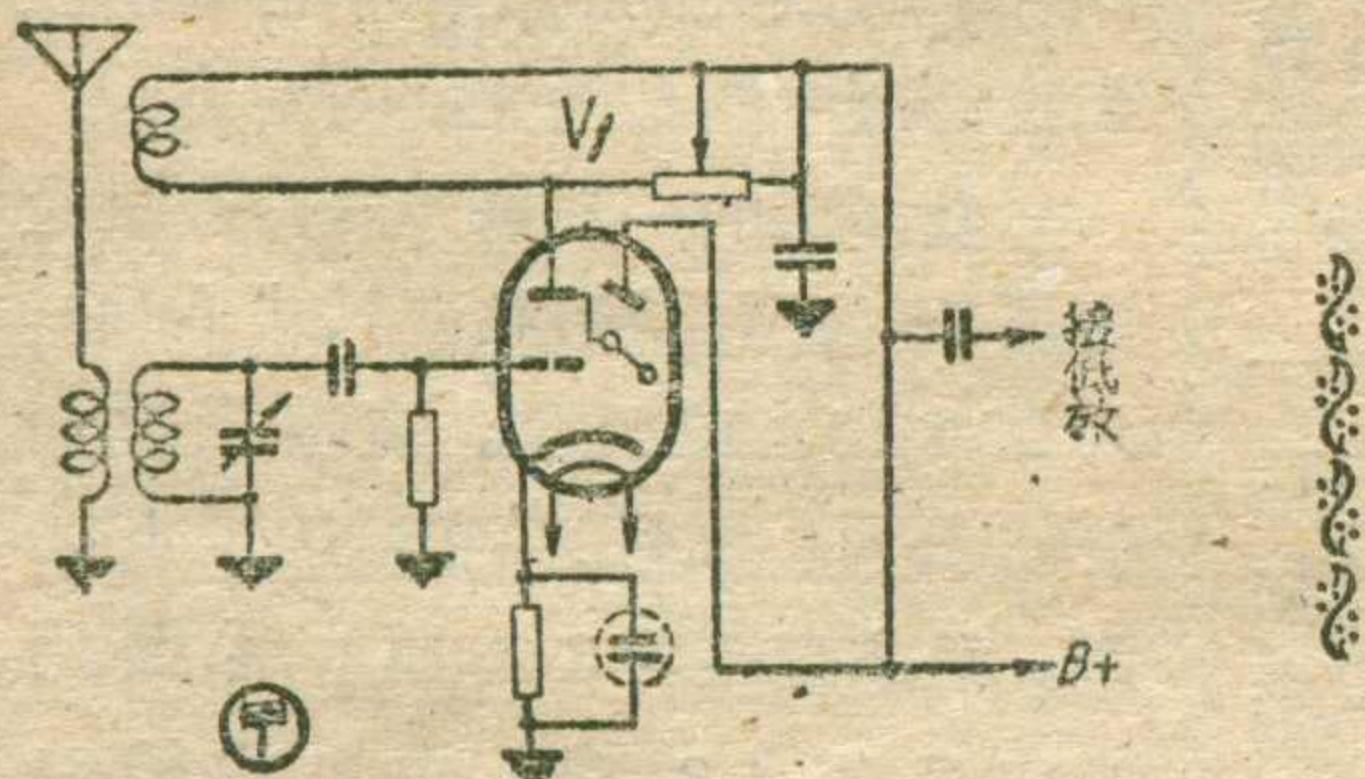


圖 1

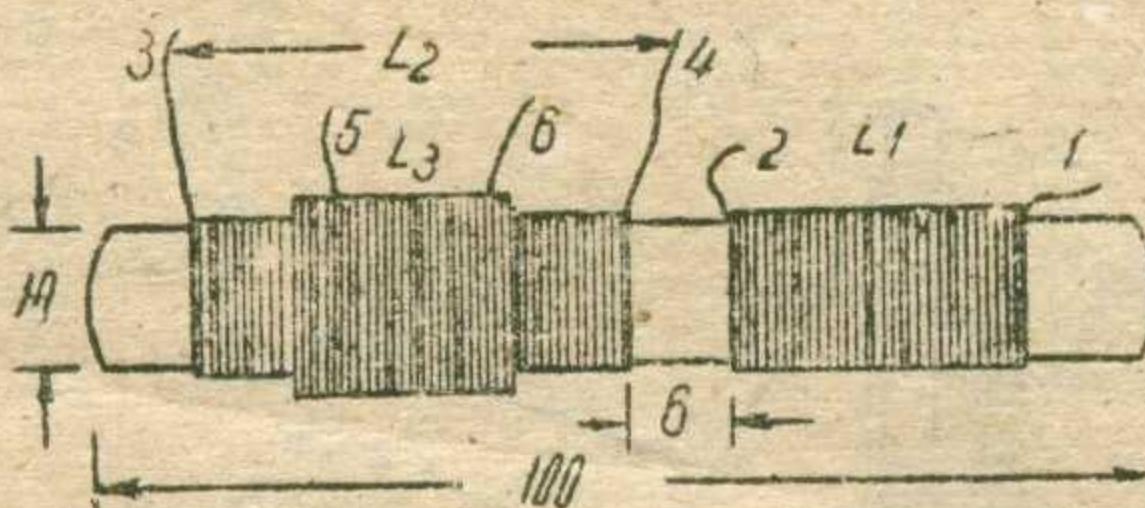


圖 2

式 EM11、EM4 就屬於這一類，用時將兩扇并聯。在換用不同的調諧指示管時只消改換陰極電阻 R_2 （可由實驗決定），其他電路元件不必變動。

圖 1 乙是利用這種電路的一個方法，用北京牌 6E1Π 和複合管 6H1Π（作低放和整流）。這樣又可省掉一隻電子管。高壓直取市電。 T 是燈絲變壓器，可以 6 伏電鈴變壓器代用。這裡線圈改用磁性天線，可使選擇性提高。磁性瓷棒的尺寸是 10×100 公厘。 L_1 L_2 拆用中頻變壓器的多股漆線（普通 5—9 股）合成 20 余股。 L_1 繞 25 匝，相隔 6 公厘再繞 50 匝做 L_2 ； L_2 上平鋪一層牛皮紙後用直徑 0.31 公厘（英規 30 号）漆包線繞 30 匝做 L_3 （參閱圖 2）繞制方向要一致。繞好後放入熔化蜂蠟浸 10—20 分鐘即成。線圈要用支架支在底板上以防短路。 R_3 是再生控制器兼電源開關裝在底板下零件排列如圖 3。

全機裝好後檢驗時，將天線柱插入地線，通入電源，最好先用一試電筆測試底板，如亮說明底板帶電，應將電源反插。這種電路當電源接反底盤帶電時是不發音的。如果

感覺陰影變動不靈敏時，可在光屏串入電阻；阻值約 30K（圖中虛線所示）。

實驗結果，這樣用調諧指示管裝成的再生式收音機，其效果並不亞於普通電子管的檢波電路。此機接入室外天線時，在北京晚間本地電台不播音時可聽河北、山東、河南、內蒙古等電台十餘處。用舌簧式喇叭放音聲音非常清晰。足夠普通家庭享用。無形中省掉了指示燈，並可利用機內的調諧指示管調諧電台，而另外對收音機的外型美觀來講，也相當的提高了。

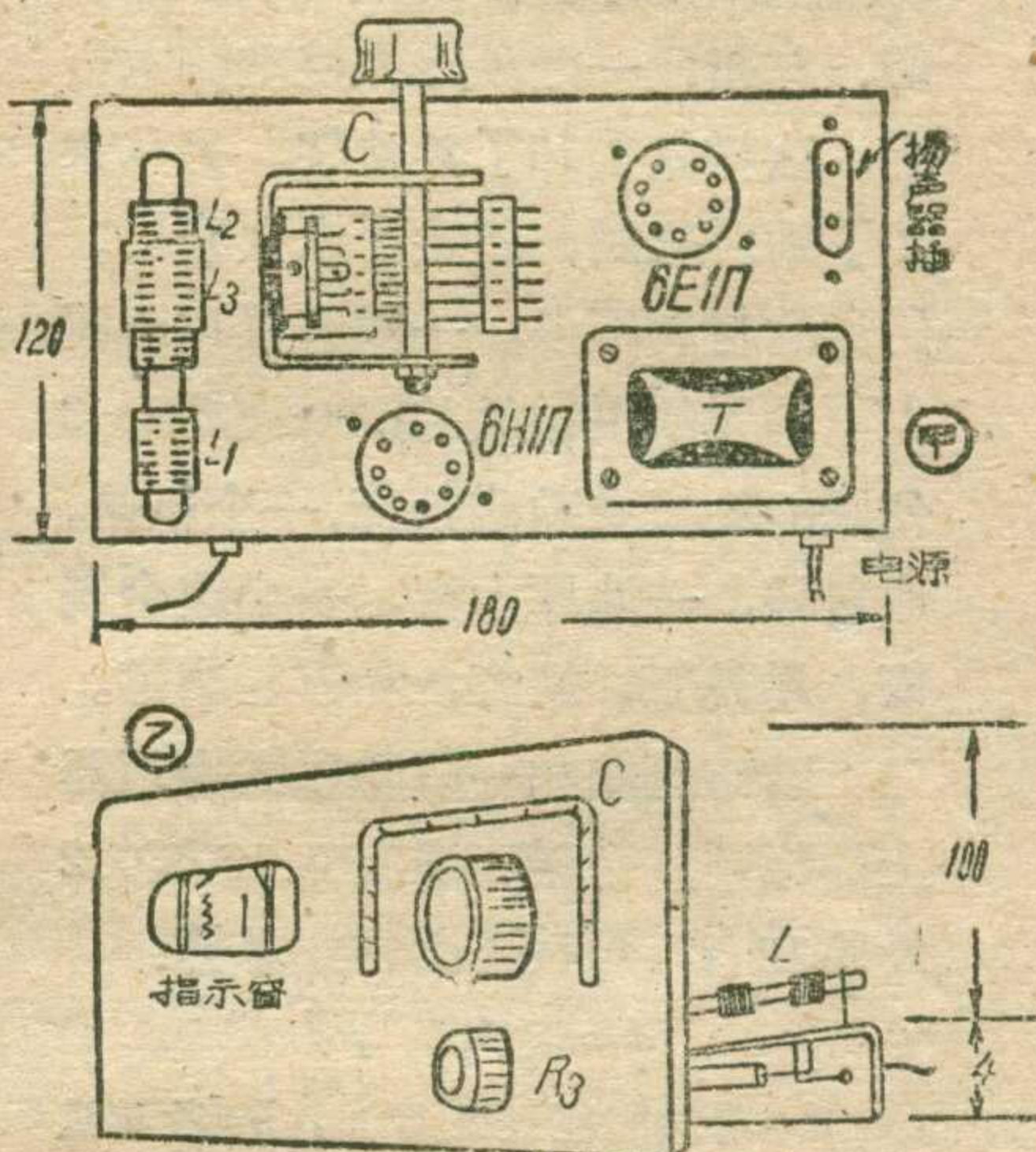


圖 3

(上接第 20 頁)

所接收。從導彈發射詢問脈衝到接收無線電台的回答脈衝所經歷的時間是由它們之間的距離來確定。為了確定達到目標的時刻，採用第二個與此類似的無線電台。當在圓形軌道上的導彈與無線電台之間的距離等於該電台到目標之間的距離時，導彈必定擊中目標，如圖 8 所示。


通常一個導彈，在不同飛行階段可以利用不同的制導系統。如“地一空”類導彈，在導彈開始發射時，可以用波束式制導系統。其他各階段可採用被動尋的制導系統，以及許多其他制導系統。（叶宗林根據蘇聯“無線電”雜誌 1959 年第 3 期材料編寫）

火柴盒里的矿石收音机

这是我試裝的一只小矿石收音机，除耳机和天地綫以外，另件全部裝置在一个火柴盒里。特点是体积小巧，重量輕，制作易，花錢少，效率也还不低。

这只小玩意的接綫如圖2。綫圈制作先用較厚的牛皮紙做成一个，直徑10公厘長30公厘的紙筒，在它外面以直徑0.25公厘（英規33号）漆包線雙層疊繞150圈，在80和120圈處抽头，將綫頭和尾端固定在預先鑽好的小孔上，以防松脫，繞后浸腊。然后在线圈筒中旋进一根直徑8公厘，長約28公厘的磁性瓷棒，使它恰能在里面进出移动。这样一方面可以提高綫圈的品質因数Q值，增加收音灵敏度，另方面还可以借移动磁棒改变綫圈电感量，达到調諧的目的。

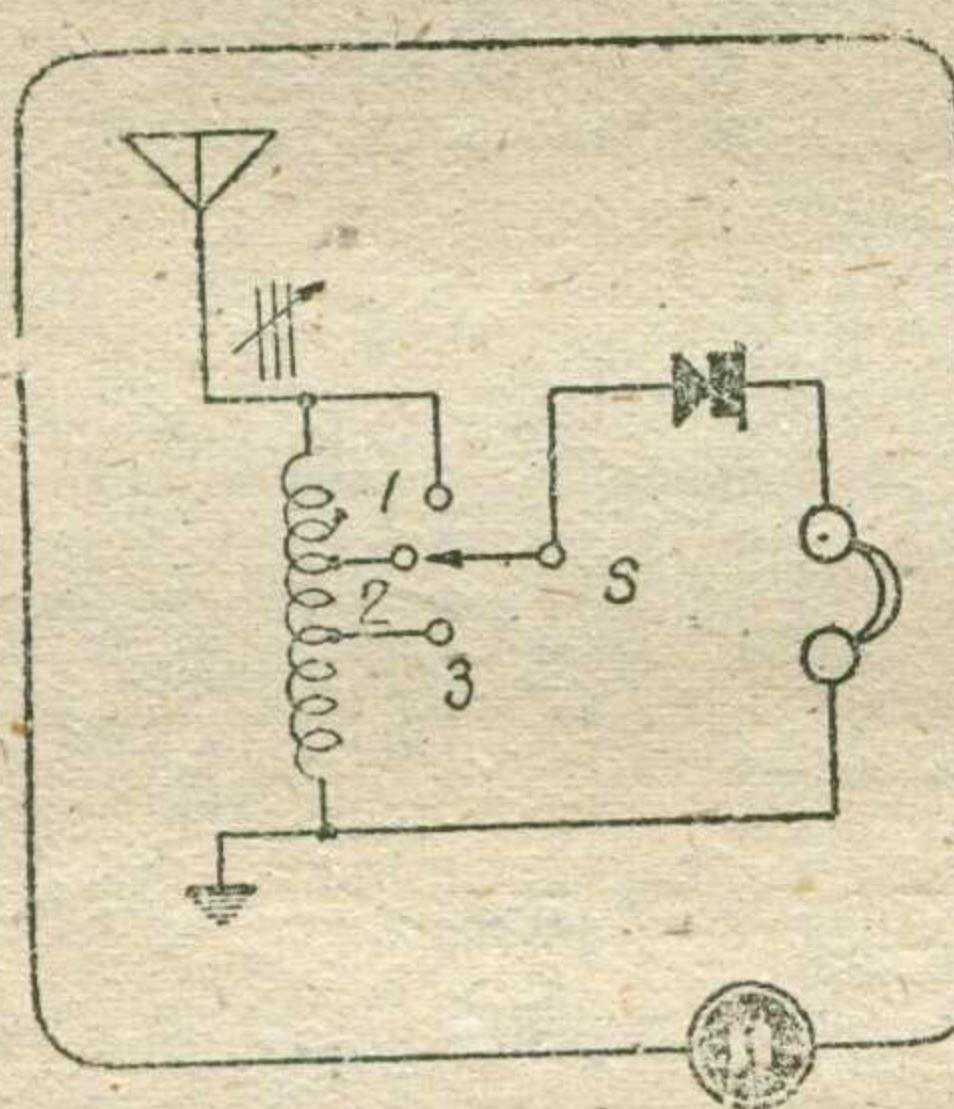
节省一只調諧可变电容器。分綫器用3只小螺絲釘和一根連結矿石檢波器一端的导綫組成。試驗時可將連通矿石的S綫头分別在1、2、3三个螺釘上接触而移动磁性瓷棒，看在哪一只螺釘上收音最好，



使固定在这一只螺釘上。檢波器是一只市售的固定矿石。將以上这些另件和連接天地綫及耳机用的四只接綫螺釘一起裝在一塊 40×31 公厘由廢肥皂盒改制的塑膠板上（見圖3）。裝好后全部放进一只空火柴盒里。

这只小收音机在广州使用長約15公尺，距房頂7公尺高的天綫和一根打入地下一公尺多的地綫，收听本市电台可用8吋0.5瓦的舌簧喇叭，在室內兩公尺距離內听得很清楚。在外地用耳机收听，音量較一些商品裝用双回路及可变电容器的矿石机要响些。

（廖偉奇）

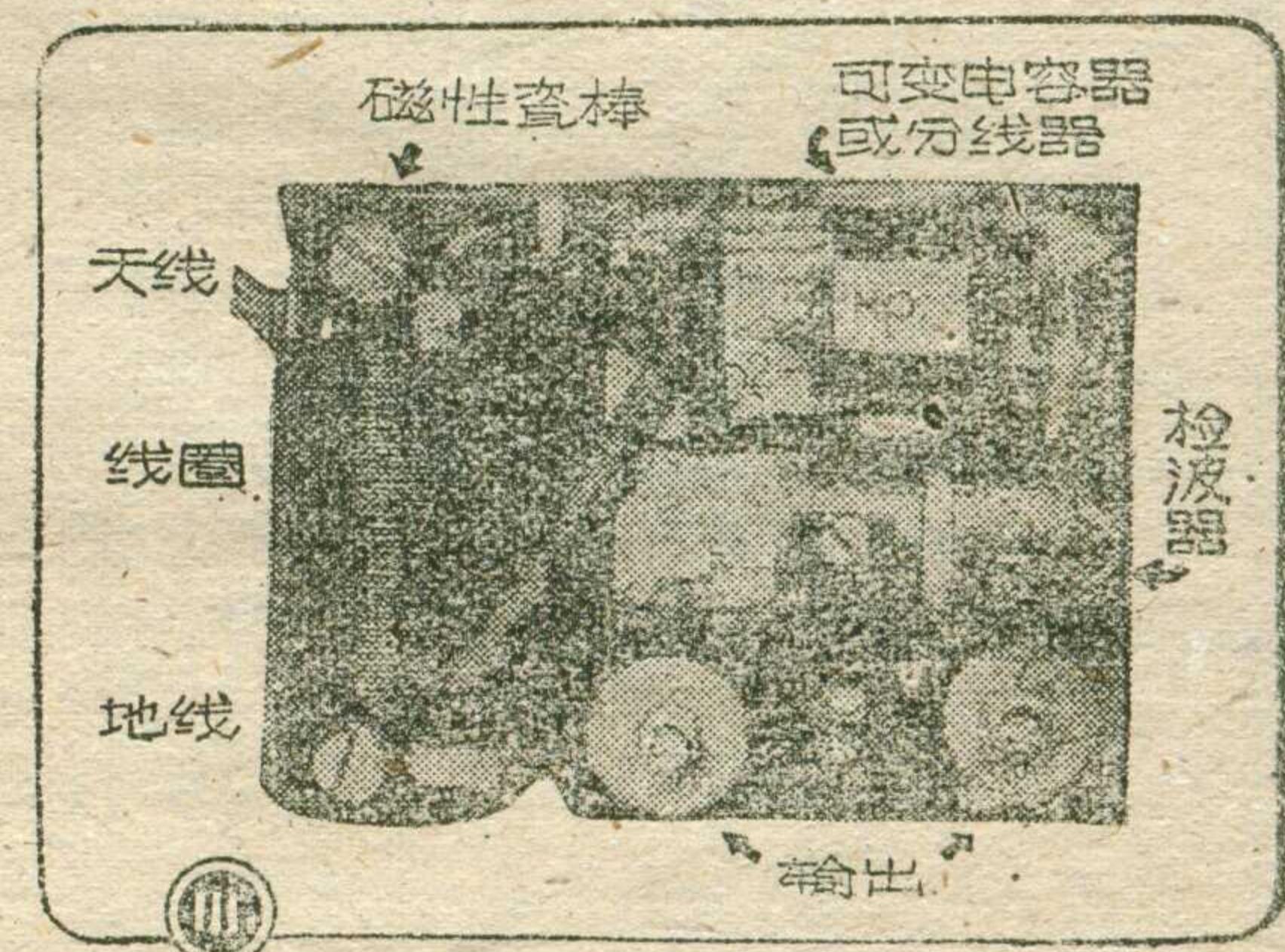

超外差式收音机使用久了常常会有中波段工作好，短波段在频率較高的一段也好，就是频率低的一段收不到广播的現象。这种毛病大部分是由于电子管在这一段波長里不起振盪，原因不外（1）接綫不好，（2）波段开关接触不良，（3）变頻管衰老。一、二兩种原因比較好办，碰到第三种原因似乎非要更換新的变頻管不可。

一般超外差式收音机里都使用6SA7GT或6A2II变頻管和三点式（如美通553B）振盪綫圈。我們知道三点式振盪綫圈的回輸强弱决定于陰極抽头的高低。变頻管衰老，

变頻級不起振盪的補救方法

效率降低，回輸就減弱，所以可用变更綫圈的抽头位置来增强回輸。

我裝的一具五灯机，是采用的6SA7GT电子管和美通553式綫圈。近來短波段频率低的一段（6—10兆周）不起振盪，經檢查系6SA7GT衰老，回輸減弱。我將短波振盪綫圈的抽头提高。結果回輸增强了，短波段全部都起振盪，同时频率高的一段（10—18兆周）音量和灵敏度都增加了一些。具体方法是：这种振盪綫圈短波段都在距接地端

1 $\frac{1}{2}$ 圈處抽头。我在綫圈管的一头又裝了一个焊片，在离接地端3 $\frac{1}{2}$ 圈處將蜂蜡刮去，用針

札一个小孔，將0.2公厘的裸銅絲（从多股接綫中抽出一根）穿入，一头小心地鋸在3 $\frac{1}{2}$ 圈處，另一头鋸接焊片上。这样改制后，振盪加強了許多。

爱好者同志們要試驗的話，不一定在3 $\frac{1}{2}$ 圈處抽头，可根据自己的情况在2—4圈間選擇，使回輸适当即可。如果改制不便，也可以比照原綫圈再繞制一个，在抽头时适当提高其位置，效果是一样的。


（梁 憲）

双 槍 示 波 管

黃 永 蓉

我們知道，示波器中的主要元件是示波管。一般的示波管只具有一个發射电子的电子槍，这电子槍發出的电子束打在熒光屏上，就显示出一个亮点，通过偏轉系統的电場或磁场对电子束的作用，使电子束产生的亮点在熒光屏上扫描出一个圖形。这样，我們可借助于它来觀察一系列的电气参数的波形，例如电子管的特性曲線、磁滞迴線等等。

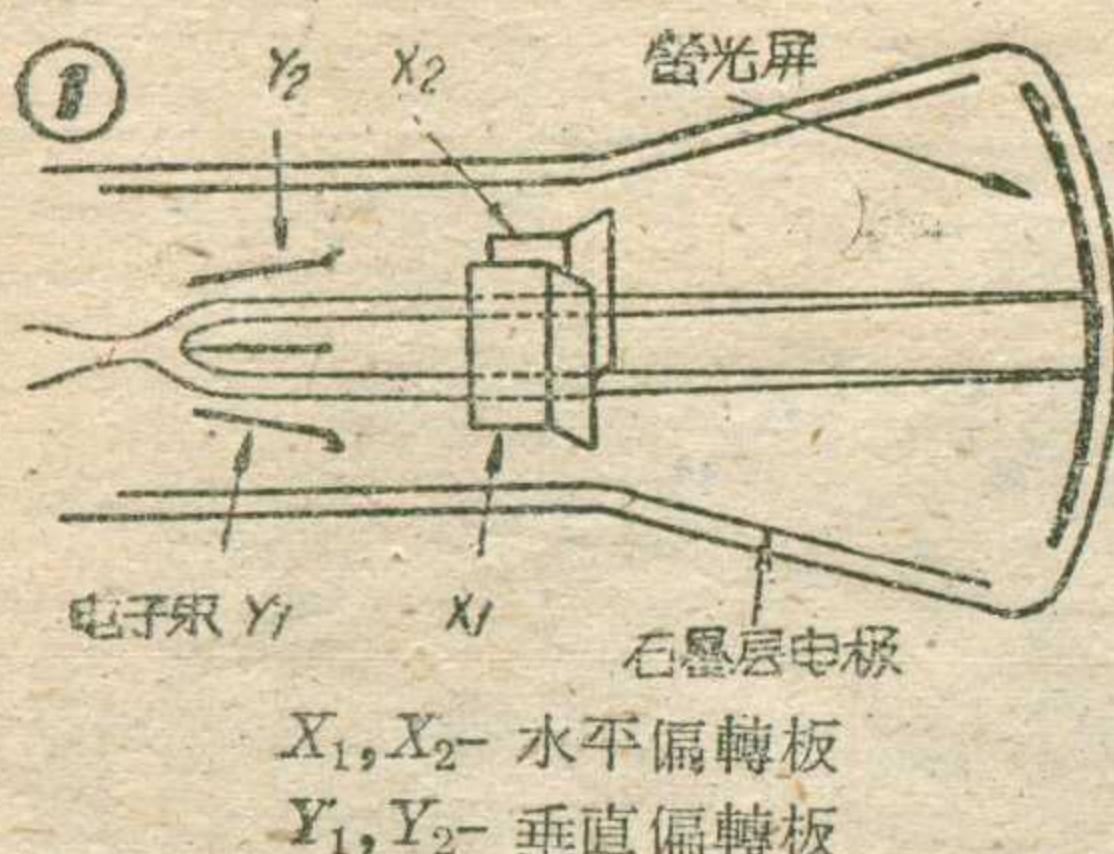双槍示波管是現代双線示波器的主要元件。它比起早期的双線示波器中所用的双束示波管来具有很大




优点。早期的双束示波管結構原理如圖1所示，它只用一个电子槍来产生双电子束，但是它有一系列严重缺点：

點：圖形产生的梯形畸变較大，兩個电子束的調制（亮度控制）、聚焦与時間基線不独立，因而被淘汰了。目前都用两个电子槍来产生两个电子束，故称为双槍示波管。它有两种結構，如圖2所示。圖2(a)表示一种对中心式的双槍示波管，它的两个电子槍的軸綫交于屏幕中心，苏联的双槍示波管多屬此类。圖2(b)表示不对中心式的双槍示波管，它的两个电子槍的軸綫不要求对中心，德国的双槍示波管多屬此类。前者使用时要求的綫路較后者簡單，但制造时要复杂些。从圖2可以看出，每个电子束有它自己的陰極K，控制極M，聚焦陽極A[†]，水平偏轉板X及垂直偏轉板Y，因此完全避免了早期双束示波管的缺点，而可以


單独地調节其中任一个束的亮度、大小与時間基線的位置。

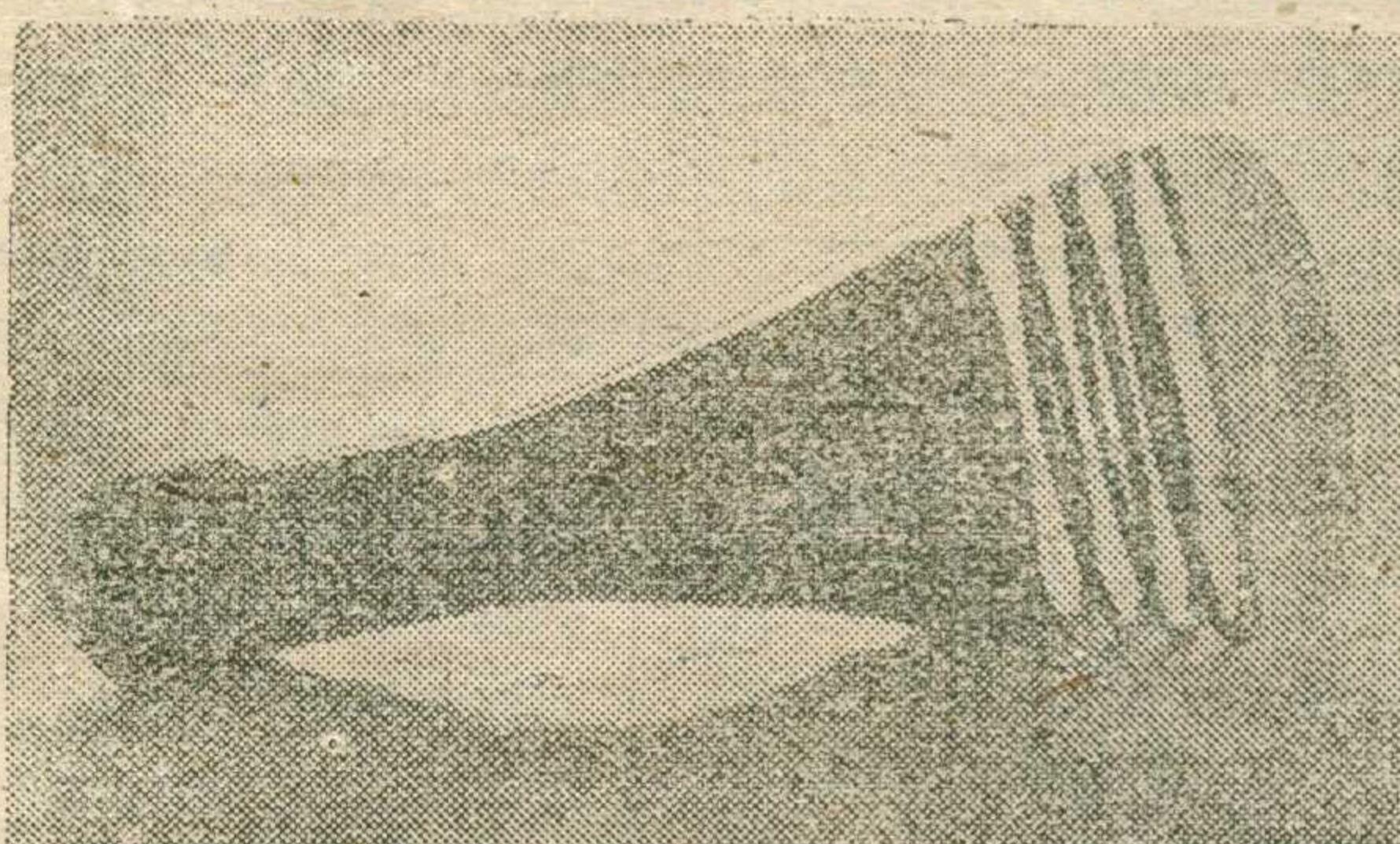双槍示波管的用途是基于这两个电子槍發出的两个电子束在熒光屏上产生的波形。例如在某一放大器中，將輸入信号与經放大后的輸出信号通过示波器上的接綫柱分別加在双槍示波管中的兩对垂直偏轉板上，那么从熒光屏上显出的圖形我們不仅可以看到信号的失真情况，而且还可借对圖形尺寸的量測而求出放大器的放大倍数（如圖3 a）。再如我們在一个槍的





垂直偏轉板上加了一个已知频率的正弦波信号，而在另一个槍的垂直偏轉板上加未知的脉冲信号，將脉冲圖形与标准信号比較，可得脉冲持續期与脉冲間隙（如圖3 b）。其它也用于比較兩個电气参数如通过电容、电感的电流电压波形等等。虽然其中的某些用途，用單槍示波管外加电子开关或机械方法，有时也能达到上述效果，可是在频率較高时將因圖形不能完全显示而失效。

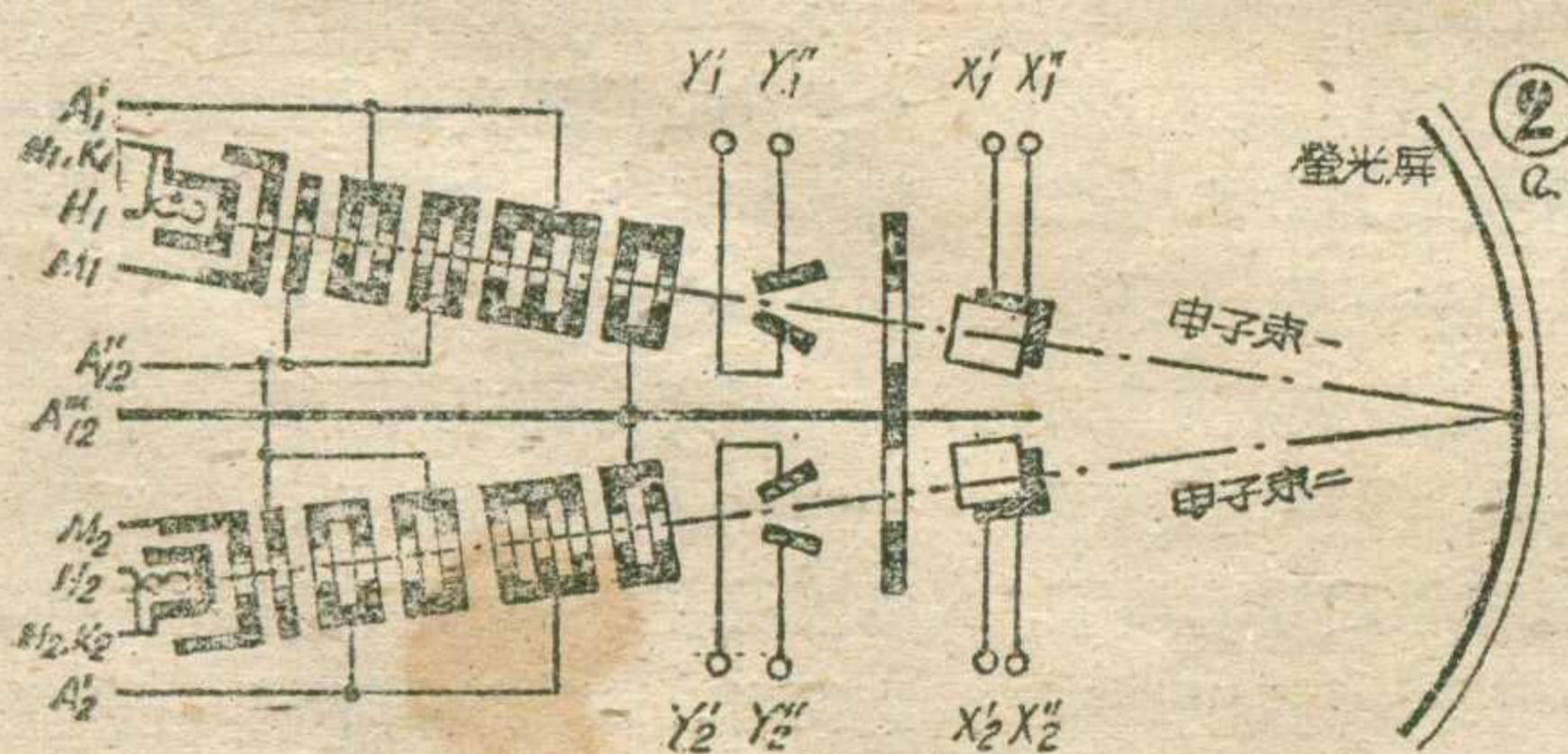我們国家現在已試制成功双槍示波管了，其外貌如照片所示。它的工作特性是：栅極截止电压 U_m —



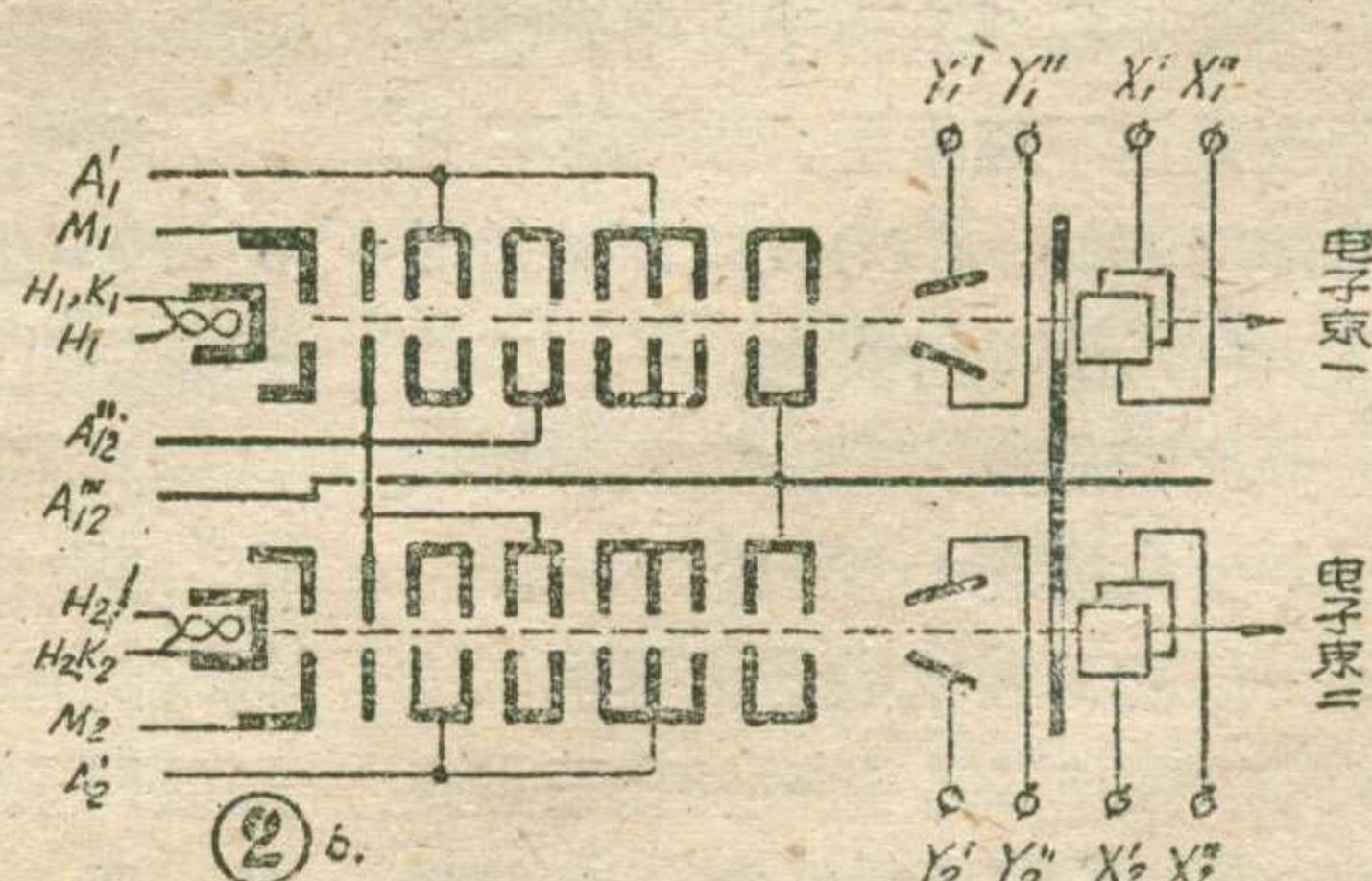H—热絲 M—控制極 K—陰極 A—陽極 X—水平偏轉板
Y—垂直偏轉板 上角註—陽極或偏轉板序數 下脚註—电子槍序數



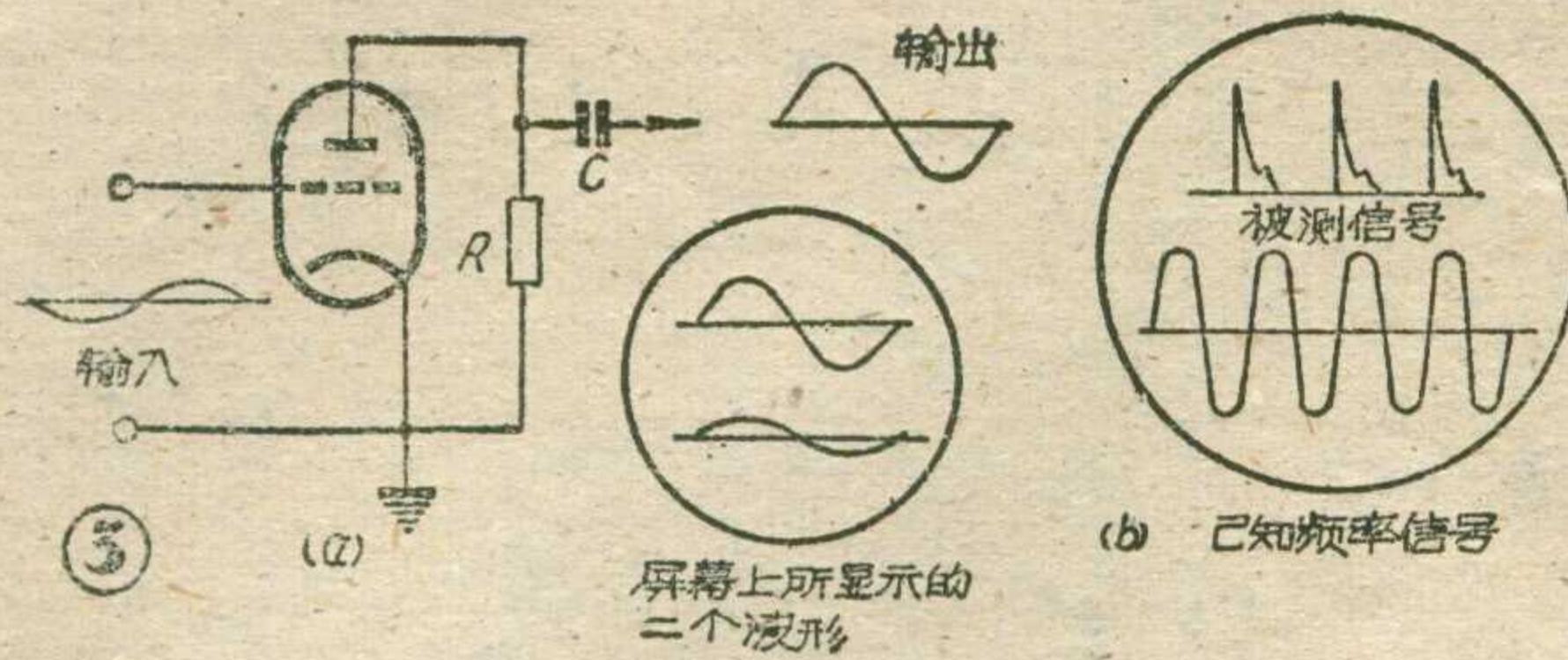


0~110 伏，聚焦陽極电压 $U_{A'}$ —425~675 伏，第二陽極电压 $U_{A''}$ —400 伏，第三陽極电压 $U_{A'''}$ —2000 伏，在管壁上的环狀加速極电压是 6000 伏，熒光屏面的直徑是 160 公厘，熒光粉是發綠色的正硅酸鋅，热絲电压采用 6.3 伏。該管的大量生产，将是不久以后的事了。

宜宾厂制成微小型 瓷介电容器

国营宜宾無線电器材厂最近制成一种微小型瓷介电容器，是一种尖端技术产品。这种电容器是用高介質常数的鉄电材料制成，有管形和盤形兩种。它的外徑仅一公厘左右，最大的重量才 0.013 克，相当于該厂出品的超小型瓷介电容器重量的二百三十分之一。它的电容量最高可达 1000 微微法，能在溫度 $-60^{\circ} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度达 98%、大气压力达 40 公厘水銀柱的环境下使用。这种微型瓷介电容器的制成，标志着我国無線電工業又向前迈进了一步，为我国無線电机的特小型化創造了更有利的条件。从圖中我們可以看到这种微小型电容器和大头針的对比，它比大头針还要小得多。

(夏典助)

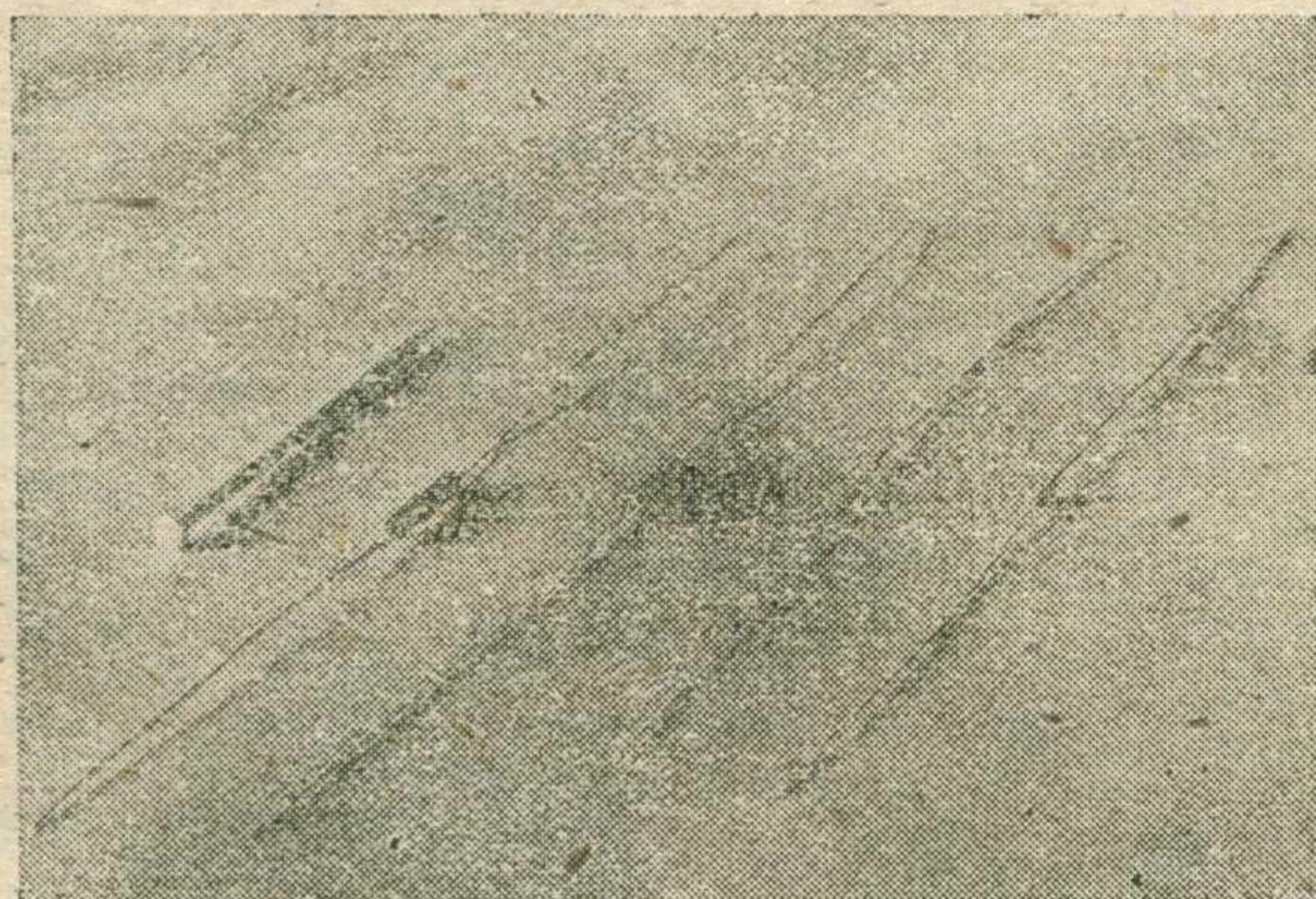

双紙盆揚声器

华北無線电器材联合厂最近生产一种双紙盆动圈式揚声器。这种揚声器在大紙盆上又加裝了一个小高音头紙盆，当大紙盆振动頻率扩展到一定限度，如三瓦單紙盆揚声器原来的頻率响应是 80 周到 8000 周，当頻率扩展到 8000 周的最高限度时，小高音头紙盆就开始振动起来，一直能把頻率扩展到 12000 周。因此


双紙盆揚声器有着較寬的頻率响应范围。該厂目前生产的 3 瓦双紙盆揚声器的頻率响应范围是 80—12000 周，6 瓦的頻率响应是 80—10000 周，12.5 瓦的是 80—8000 周。

这种揚声器在設計和加工上和該厂以前生产的动圈式單紙盆揚声器相比，沒有更复杂的特殊要求，只是在生产線上多增加一道工序，將塑制成小高音头紙盆膠粘在塗有硝酸纖維漆的音圈上即成。由于它有較寬的頻帶，声响优美，而制造費用增加不多，因此有着廣闊的發展前途。

(忠仁)


四速电唱机

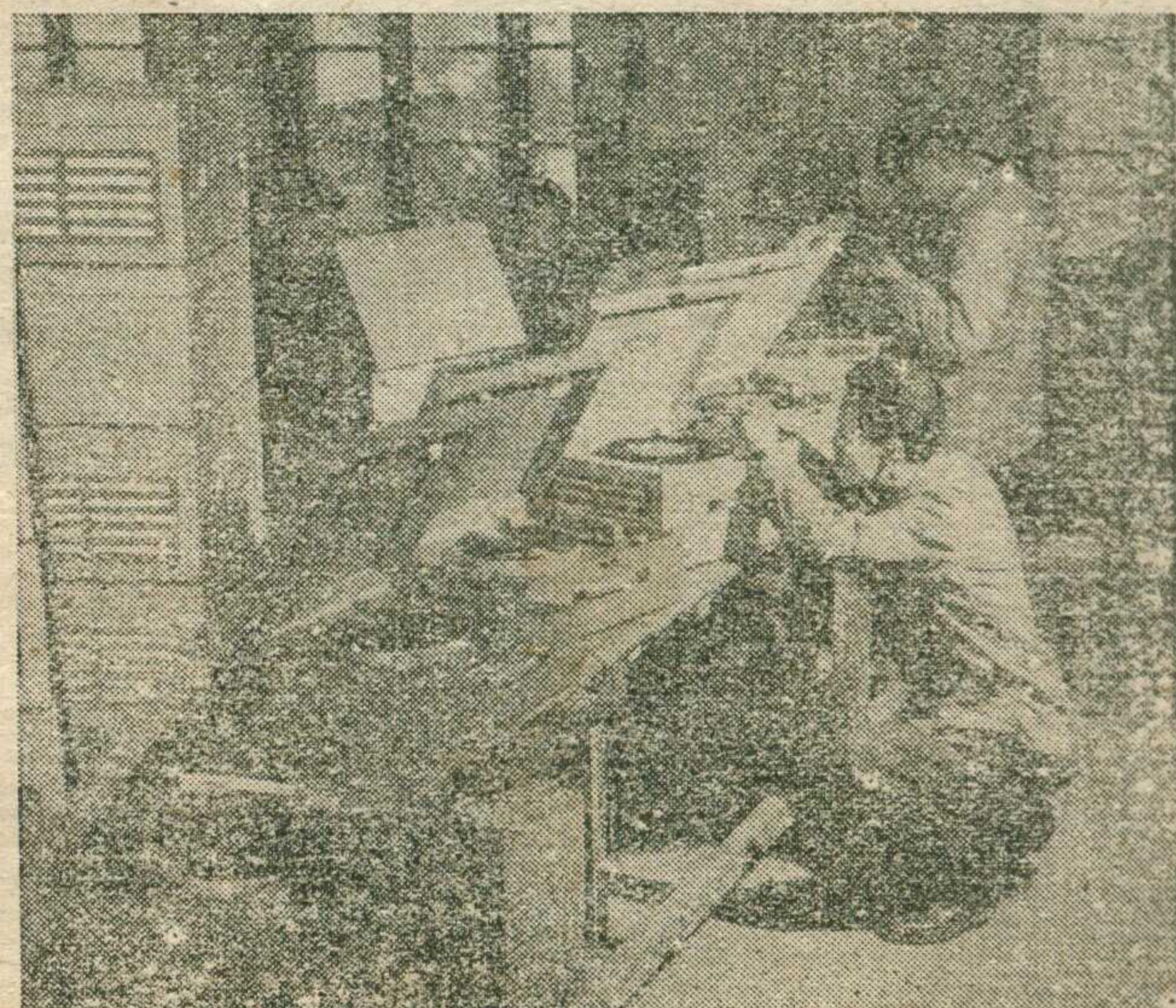为了滿足农村人民公社有綫广播站的需要，中国唱片厂生产大量的电唱机。最近又制成一种四速电唱机，它除了放普通唱片外，还可放 45、 $33\frac{1}{3}$ 、 $16\frac{2}{3}$ 轉的三种慢速唱片。




都江牌 101 型五灯交流收音机

—国营成都無綫电厂出品

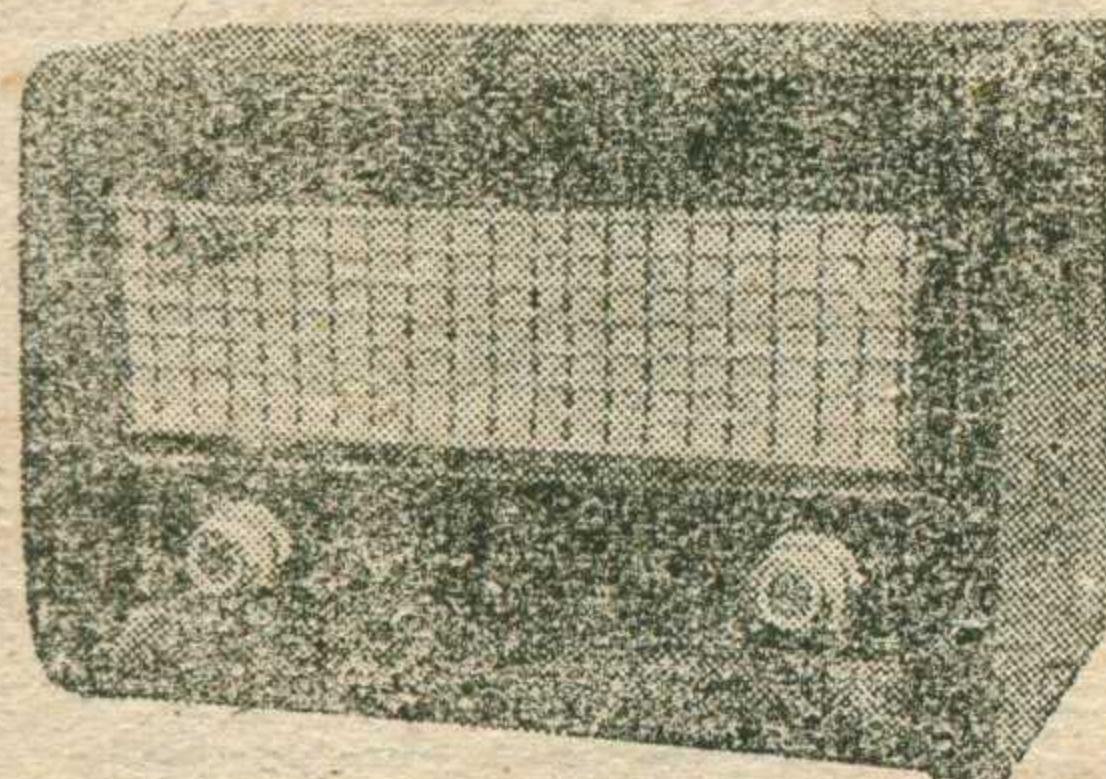

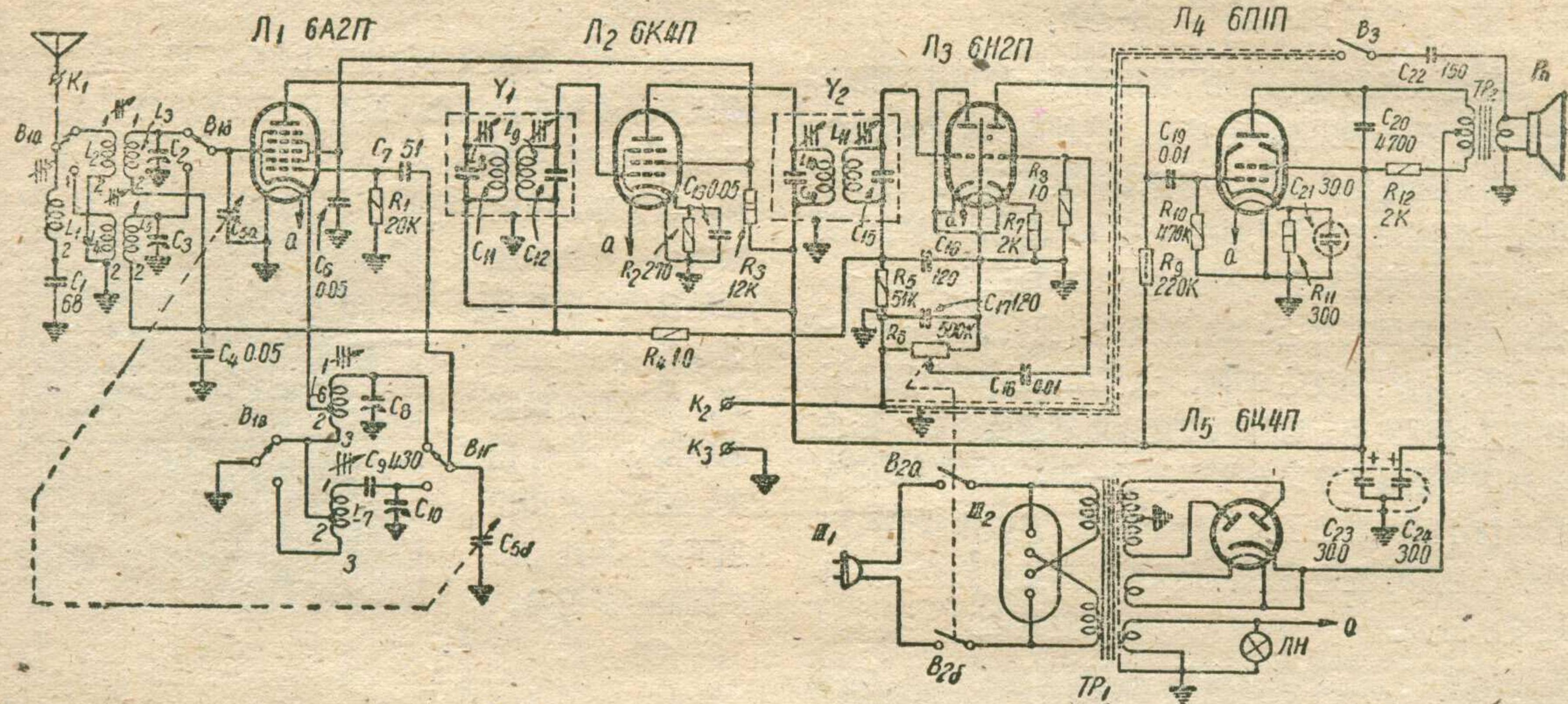本机是五灯交流二波段超外差式收音机，备有拾音器接线柱，可借拾音器播送唱片。裝有音調控制开关，它有两个位置，当搬向高音位置时，高音多些，搬向低音位置时低音多些。使用电源是 110 伏或 220 伏 (50—60 周) 的單相交流市电，电力消耗約 40 瓦。頻率範圍：中波段 520—1600 千周，短波段 3.9—12.1 兆周。



介绍几本苏联业余无线电叢書

——人民邮电出版社出版——

無綫電波是怎样傳播的 苏联 M. П. 多魯哈諾夫著
定价 0.37 元

本書主要介紹無綫電波的产生过程和它的基本特性，以及長波、中波、短波和超短波的傳播規律。並且应用这些規律來說明在收音的时候所遇到的各种現象，例如为什么在白天收不到的中波电台，而在晚上能收到；为什么短波通信所用的波長在白天要短些，晚上要長些等等。另外还扼要地叙述了無綫電波傳播規律在其他方面的应用。淺显易懂，是一本通俗的理論讀物。

無綫電設備的新电源 苏联 П. О. 切契可著 周奇譯
定价 0.15 元

这本小冊子扼要地介绍了目前研究無綫電設備的新电源的情况，对各种新电源——新型蓄电池、燃料电池、原子能

电池、日光电池、溫差發电器和駐極体等的構造、作用原理和特性都作了簡明的闡述，同时還列举了一些应用的实例。这些新电源大半屬於世界尖端技术，有的还正在實驗研究阶段。对于目前我国正在开展的技术革新运动，有很大的啓示和帮助。

簡單的半导体放大器和收音机

苏联 B. K. 拉布琴著 涂象初譯 定价 0.15 元

本書除了說明半导体的优点和为什么能够放大的道理以外，並且举出几个最簡單的半导体放大器和收音机的例子，进一步說明半导体三極管的作用原理和特性。讀者不仅可以按照这些电路自己动手制作，而且通过这些电路可以对半导体三極管的原理和应用有一个概括的了解。

致 読 者

最近有許多讀者来信补購以前的“無綫電”單行本或合訂本。我們現存的只有 1955 年合訂本；1958 年的合訂本沒有出版；其他各期都已售缺。請不要再来信詢購，以免耽誤您的寶貴時間。


人民邮电出版社

控制交流电压的妙法

在有些小城市中，因供电设备的关系，电压变动较大。这对收音机的收音有很大影响。这里有个简便的方法，可加以控制。其所需另件仅一线圈及一铁棒。

方法是在一个40公厘直径的圆管上用24号漆包线绕50圈。线圈管里面插一根粗细适当的软铁棒（可用长螺丝代替）。然后照线路接好。如电源电压升高时，把铁棒插入。电源电压降低时，把铁棒抽出。这样就能达到控制电压的目的。

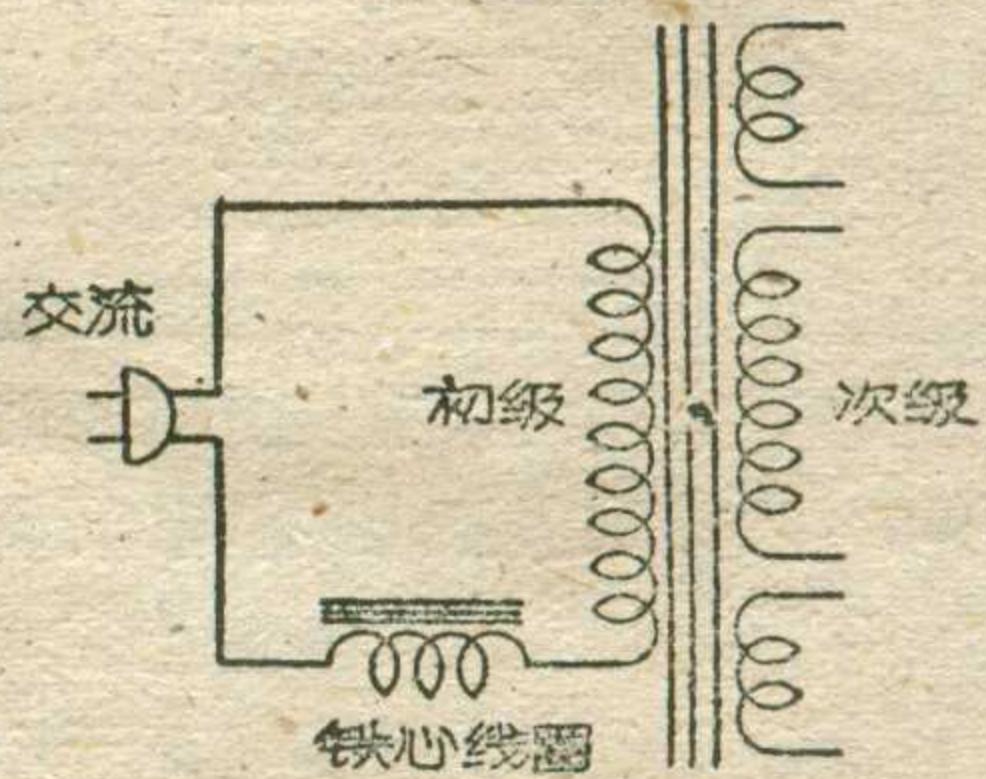这个方法的原理很简单：就是铁心线圈在线路中起了扼流圈的作用：把铁棒插入时感应电抗增加；初级上电压相对降低，把铁棒抽出时感应电抗减少，电压相对升高。（基）



电阻色标简记法

炭质电阻上用色环表示电阻的数值，第1、2色环代表电阻的前两位数字，第三色环表示前两位数字后面再加几个0，我们往往还要经过心算，才能说出电阻的数值是多少来，这样很费事。既然我们能够记住第三色环某种颜色是加几个0，或乘以多少倍，倒不如直接记住某种颜色是代表什么单位更为方便。如第三色是棕色，就是二位数后再加一个0，我们就记成百欧，红色是加两个0，我们就记成千欧，橙色是十千欧，黄色是百千欧，绿是兆欧等等。第三色黄色是百千欧，那末红绿黄就是250千欧，红黑黄就是200千欧。绿色是兆欧，那末黄黑绿就是4兆欧，棕黑绿就是1兆欧。这样记，我们一看色环马上就可以读出电阻的数值，要比加几个0或乘多少倍来计算方便得多。

（曲建中）

怎样避免接线漏接和接错

初学装收音机的同志在装机时，常易接漏及接错线，而在接完后因接线较乱不易检查。现介绍一点小经验，即用一张透明的纸，蒙放在所要装的线路图上，这样我们装机时仍可看清原线路图，然后每接一根线或一个零件时就用钢笔在透明纸上照原图描出这一根线或这个零件的图，接线完毕后，透明纸上就描好了一张接线图，把这张图和原图对照就可看出接漏和接错的地方了。

（高 频）

爱好者小制作




用大硒片改制表用整流片

我用华北无线电器材厂出品的方形硒堆，拆下其中的一片，改作万能表中的整流器用，方法如下：


原硒堆是220伏特、60毫安、27片组，每片面积是 23×23 公厘，拆下一片，并不影响原硒堆的使用。这硒片是以铝做阳极，阴极是锡镍合金。改制非常容易。将这硒片用剪刀剪成你所需要的尺寸，但要注意节约，不能浪费。剪时要特别小心，第一不要将硒片剪弯，要保持平直，第二不要破坏了它的阴极层。剪好后的小硒片还不能立即使用，因为在用剪刀剪下去的时候会将阴极及阳极的某一点或某几点发生相碰短路，这时用欧姆表来测量，正向和负向电阻都是零。需要经过处理，即用10伏交流电加在这小硒片上，这时你会发现硒片四边会有闪烁的小火花，但闪一下就停止了，这表示硒片边缘上阴极和阳极短路处已烧开恢复了断路，再将电压提高到15伏，这时可能又有火花产生，也可能没有，这时电压就不要再加高了。经过这样处理后，改制即告完成，可以装在万能表上使用了。我用此法试制了8片小硒片，全部成功，正向电阻为1000—2500欧，负向电阻是1兆欧。结果未花一文钱修复了被烧毁整流器的万用表。

（郑 嵘）

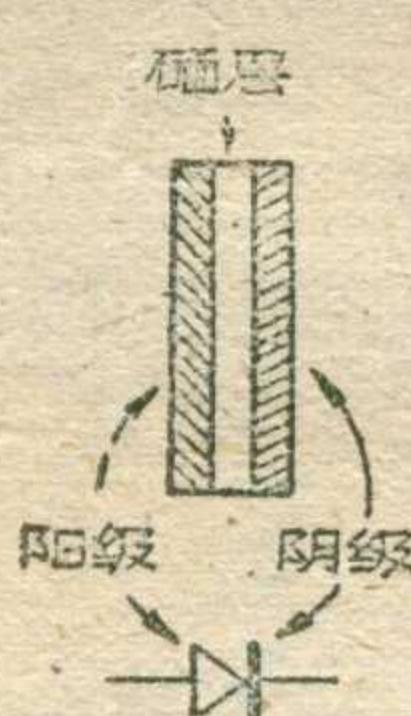

袖珍固定矿石

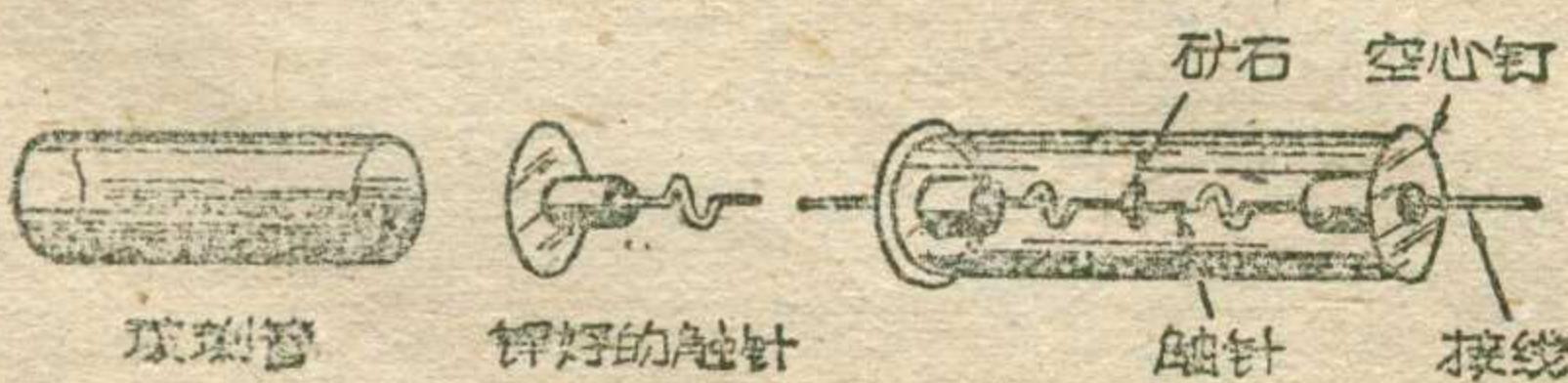你若是想要做个小巧的钢笔式矿石收音机的话，必需要一颗小的矿石。这颗矿石，可利用废电灯泡内的抽气玻璃管来做，只花几分钱就行了。制作的方法，用废电灯泡一只，取出抽气的玻璃管，在砂石上把两端磨成14公厘长，装进半颗米大小的矿石一粒，再买空心铆钉二颗，焊上磷铜丝，作为触针，嵌在玻璃管两头上，然后再放在矿石机上校正，找到灵敏点，两端用漆封牢，焊出接线，即成一颗小巧美观的固定矿石。



（熊忠荣）

无线电爱好者实验室

交流电整流的实验

之 宏

在沒有交流市电的地区使用小型無綫电设备时，我們只能利用乙电池或乙电蓄电池来供給电子管必需的直流高压，可是在有交流电的地区，仍然用这种供电的方法，就不太合适了。原因是采用乙电池时，电池消耗大，不經濟；采用蓄电池时，又要經常充电，更是累贅。因此，有交流电源的地方，常常利用“整流器”从交流电源上取得我們所需要的直流电。这种方法不仅比用直流电时費用省，而且使用也方便。

整流器的种类很多，对于小型無綫电设备，習見的有电子管整流器和金属（例如硒堆）整流器兩类，而电子管整流器使用得更为普遍。下面單就常用的电子管整流器加以实验。好在这兩类整流器的工作原理基本上是一样的。

半波整流器

实验用材料 电源变压器1只，規格是：初級綫圈电压根据当地市电电压决定，次級高压250伏，低压6.3伏，6U4P电子管連同管座各1只，电源插头1个，試电笔1枝（1/4瓦氛管和1—2兆欧电阻串联而成），以及接綫若干，裝置另件用木底板架1个。

实验方法 先在木底板上比照电源变压器綫圈包的長寬和电子管管座开两个孔，电源变压器就平复在孔上，讓鋸有鋸片的半个綫圈伸到底板下面，四角用螺絲固定。电子管管座可以对准开孔位置裝在底板面上，也可以裝在底板面下。另外，再在底板上裝2只接綫柱。裝好后照圖1用导綫把各另件鋸接起来。


实验时，先不插入电子管，接通电源后，手持試电笔的絕緣棒，手指和棒頂的金屬螺絲接触，用另一端的金屬棒碰电源变压器次級高压綫圈的綫头，氛管內兩電極周圍都發粉紅色的輝光。然后插入电子管，照前法把試电笔改碰乙+接綫柱，另一手碰乙-，这时氛管內只有一个電極的周圍發光。

思考 这个实验我們是用試电笔來驗証交流电或直流电。交流市电的波形是上下大小对称的正弦波，見圖1左上角（我国交流市电每秒鐘內正負極性共变动100次，即50周），这样的波形以及下面將要談到的各种波形，如果有示波器的話，是不難加以觀察證明的。用氛管測試时，管內氮气被所加电压电离，电

离后管內接正电位的電極周圍就产生輝光，輝光的强弱与电压大小成正比。交流电压的極性既以極快的速度不断地改变，因此用氛管測試时，管內兩電極周圍就不断交替的产生輝光，但由于極性变化快，我們只能看到兩電極周圍同时产生輝光，由此証明被測的是交流电。

交流电源經過电源变压器升压和降压作用后，低压供給电子管燃点灯絲，高压供給电子管屏極作二極管整流，整流后电压的波形被削去了一半，剩下的另一半極性相同，波形上端为正，下端为负（見圖1右上角），用試电笔測試时，只在氛管內正電極周圍產生輝光，显見，整流后的电压已有正負極性的区别，是直流电。整流作用的原理，在第3期本欄中已有說明，不再重复。

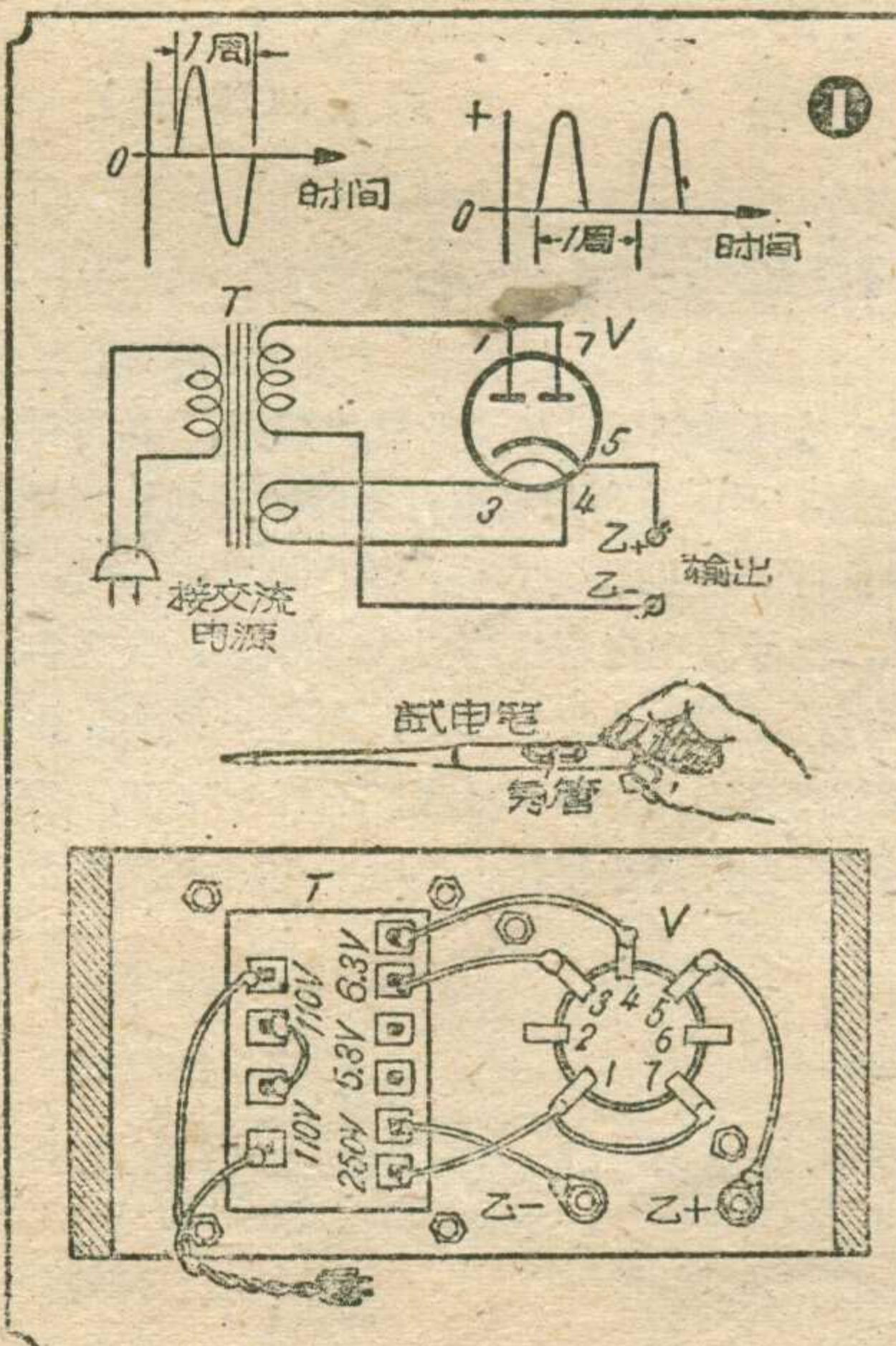注意 实驗时不能用手或身体的任何部分去碰触市电电源綫或电源变压器初級綫圈的接綫头，否則輕則皮膚遭受电击，重則可能發生生命危险，千万不能大意！为了防止意外，最安全的办法是實驗时坐在木櫈上，兩脚擲在干燥木板上，一手伸入口袋，只用一手工作。




实验用材料 同前一实验，仅电源变压器次級高压为2个250伏綫圈，即一个500伏綫圈而有中心抽头。

实验方法 同前，照圖2綫路接好后，用試电笔測試整流后輸出

电压时，辉光比半波整流时明亮。

思考 我們已經明白，半波整流作用把輸入波形削去一半，这个波形在半波整流时並沒有加以利用，所以效率很低。全波整流是在原来的半波整流的基础上再添一个半波整流，讓原先廢棄不用的半个波形得以利用，兩個半波整流就連續交替工作，輸出比半波时多了一半（波形見圖2右上角）。計算證明，全波整流后輸出的脉動电压与电流都比半波整流时高一倍，氖管亮度增加，正好証明輸出电压确比半波为高。

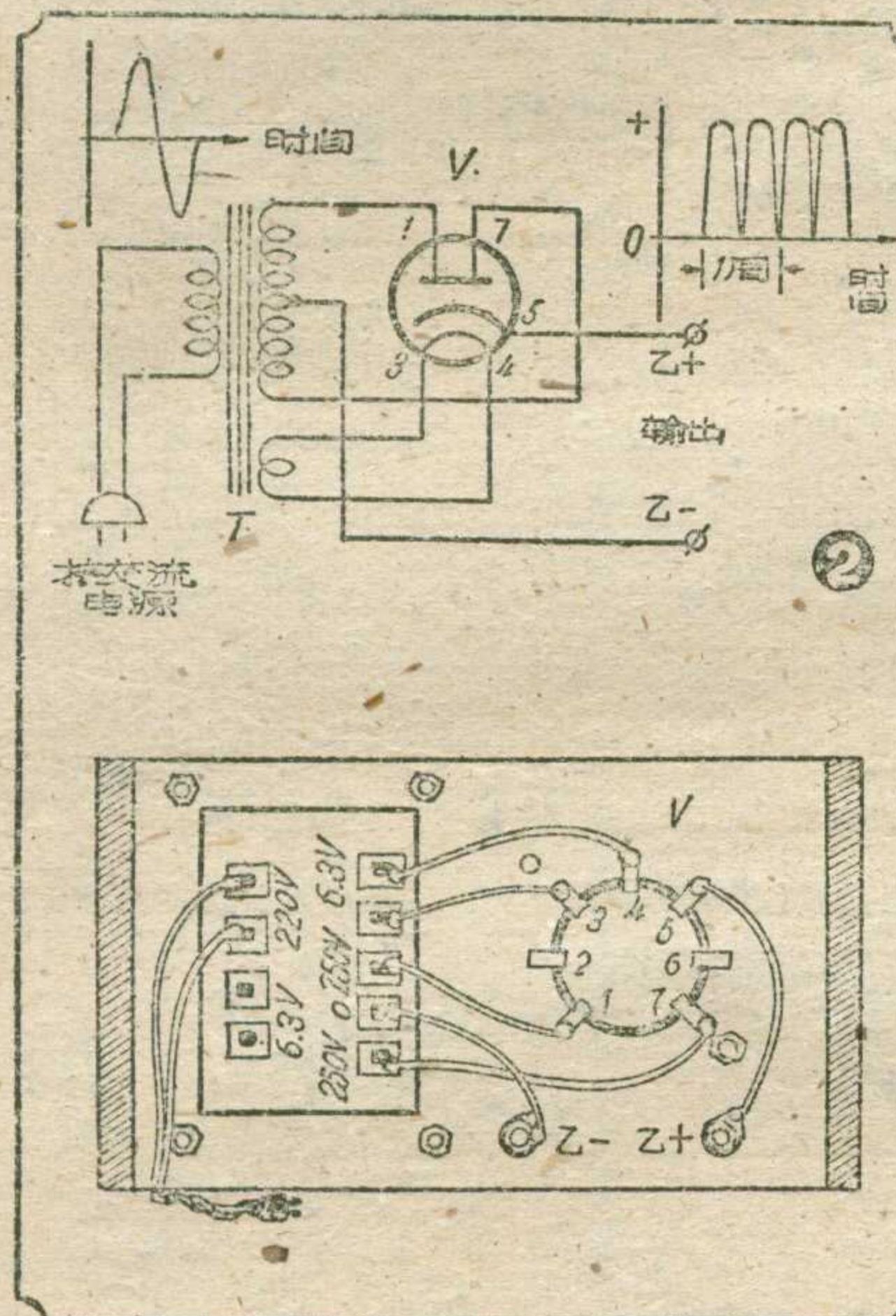上面兩個實驗，証明了交流电經過整流作用后，已經變成了直流电。那末是不是可以直接用来代替乙电池，作为电子管屏極的高压电源呢？下面我們不妨再做一个實驗。



乙+、乙-兩接綫柱間跨接一只50千歐的電阻（圖3）。然后把整流器輸出端乙+、乙-用導線和單管机的乙+、乙-接綫柱相連，代替原来的乙电池。收音机接上甲电池、耳机，再把整流器电源接通，等到整流管絲極亮后，不論你把調諧電容器的旋鈕旋到任何位置，耳机里听到的不是什么电台的播音，而是一片不断的交流声（嗡嗡声）。

思考 原來純粹的直流电是極性不变（正極永远是正極，負極永远是負極），电压大小也不变；而我們用整流器取得的直流电，只做到了極性不变，电压的大小却始終隨着時間在不断地变化，而且变化極大（由零值变到正最大值，再由正最大值变到零值）。变化的規律半波整流时每秒 50 次（等于交流电源的频率），全波整流时 100 次（电源频率的 2 倍），这可

以从圖1

圖2中輸出电压的波形上看出来。因此，这种直流电，我們叫它做“脉動直流电”，以区别于純粹直流电（例如干电池）。

加到收音机电子管屏極上的既是脉動直流电，每秒鐘从零值上升到正最大值，再回到零值，要規律地变化50次。根据电子管工作原理，屏流大小也必然跟着每秒变50次，这就相当于收听一个專門广播 50 周信号的电台一样，使耳机膜片作相应次数的振动，發出 50 周的嗡嗡声。


圖中用了兩根50千歐的串联电阻，那是一个分压器，因为这里用的整流器，它的輸出电压远較單管机需要的乙电电压为高。調整兩电阻的比值，可以获得适当大小的电压，以符合單管机所需的乙电电压。

濾波器

整流后得到的脉動直流电不能直接代替乙电池供给电子管高压，通过上一實驗已經明确。因此，用交流电来代替直流电，除了利用整流器把交流电变成脉動直流电，还要用称为“濾波器”的回路把脉動直流电变成合乎我們要求的直流电，以便消除可厭的嗡嗡声。習見的整流器是Π形也叫做π形濾波器。

實驗用材料 上面實驗用的半波整流器和單管机各一只，1—5千歐 1 瓦电阻一根，50千歐和 100 千歐 1 瓦电阻各一根，100微微法或 0.1 微法600伏紙电容器一只，8 或 20 微法450伏电解电容器 2 只。

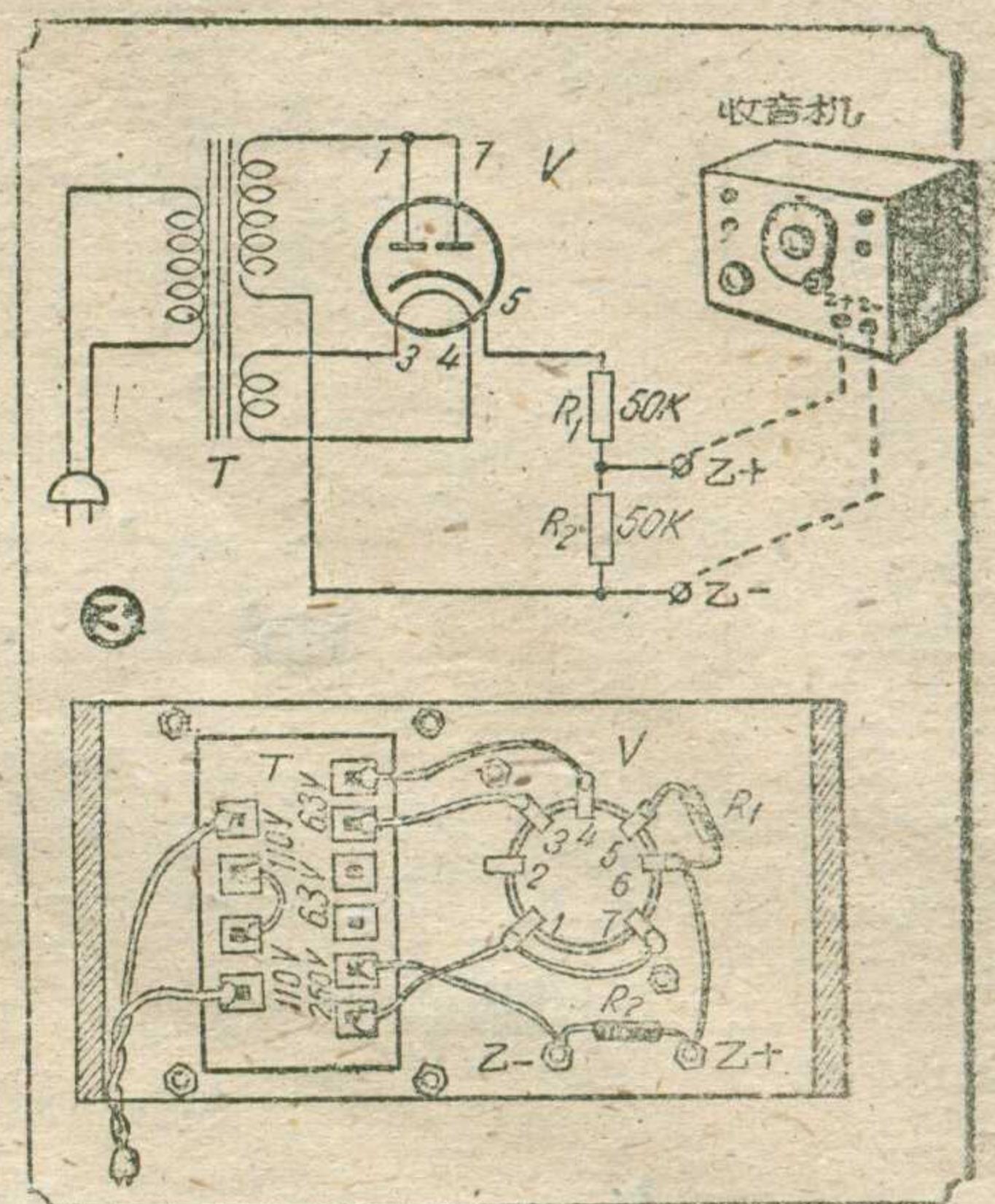實驗方法 照圖4把3根电阻串联起来接在电子管管座第 5 脚与乙-之間，管脚 2、6 是空脚，可以用作电阻的接綫支柱，乙+就由管座第 2 脚引出。整流器和單管机的乙+、乙-用導線接通，再在1—5千歐电阻兩端試接不同容量的电容器；第一步在电子管座第 5 脚与乙-之間接小容量电容器，再改接 8—20 微法的电容器；第二步把換下来的小电容器改接到1—5千歐电阻另一端与乙-之間，再換用 8 或 20 微法电容器。



每变动一次电容器，都用罩管机試听一下，听听嗡嗡的交流声是否清除。

實驗證明，管座第5脚与乙一間接用小电容器时，


对交流声（嗡嗡声）的消除不起作用，改用大电容器时，才有所改善；在1—5千欧电阻另一端再加接小电容器时，对交流声的減弱也無作用，而改用大电容器时，交流声才微弱得不再对收音有何妨碍。

思考 这里組成濾波器的是1—5千欧电阻（濾波电阻）和接在它兩端的兩只电容器（濾波电容器）。50千欧和100千欧电阻組成的是分压器。

上面的實驗告訴我們，半波或全波整流输出电压的大小隨時間而变化，在管座第5脚与乙一之間既接有电容器，那末整流器有輸出时，这只电容器被充电；無輸出时，存儲在这只电容器內的电能又通过电阻、分压器和負荷（收音机）放电，供給負荷电能。因此，尽管整流器原来输出电压的波形又如一座座孤立的宝塔，电压波动極大，但由于接入的电容器充电放电的結果，填平了兩波峯之間的空隙，使輸出电压的波形变成圖4上的样子，縮小了电压上下漲落的范围。这只电容器的容量越大，充入的电能既多，放电电能也越大，比小电容器可以多填平一些兩波峯間的空隙，电压漲落的范围就更小，更接近于直流电，嗡嗡声跟着有不同程度的降低。

也可以这样設想，脉动直流电相当于在純粹直流电上疊加了交流电的結果，而电容器是有阻止直流电只讓交流电通过的能力。計算証明。一只100微微法的电容器，对50周交流电呈現 3.3×10^7 欧的电阻，而一只20微微法的电容器却只有167欧。因此，整流后的脉动直流电里所含的交流成份，在接有20微微法电容器时，必然就从回路里阻力最小的电容器回到乙一，而直流成份被迫只能通过阻值高出若干倍的濾波电阻，分压器和負荷再回到乙一。交流成份大部分从电容器兩端通过，不再經過負荷，嗡嗡声就減弱了。

明白了第一只电容器的作用，第二只电容器的作

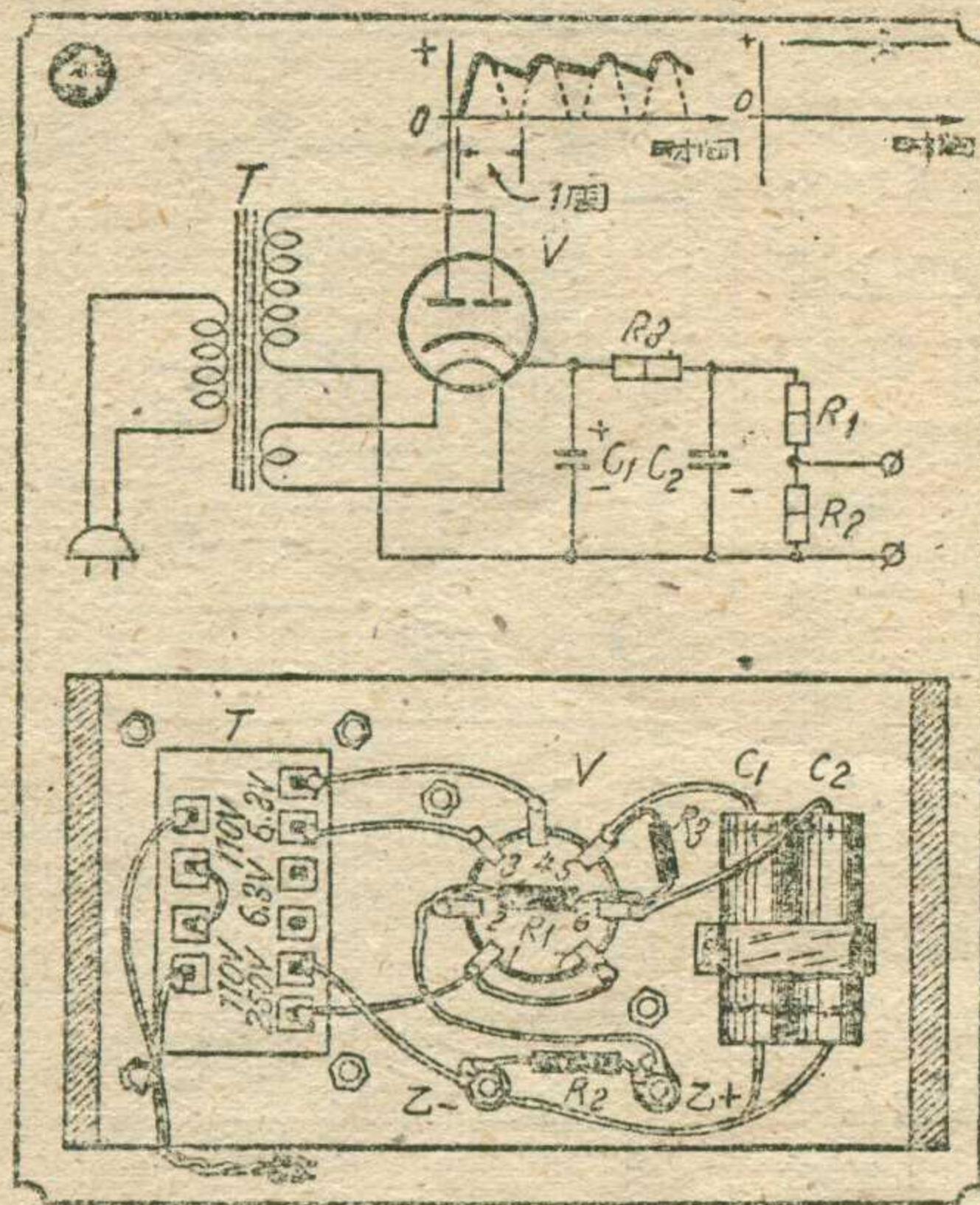


用就不難理解。我們再參考一下圖4第一只电容器上电压的波形，这个波形告訴我們虽在整流器輸出端接了一只大电容器，利用它的充电放电作用使输出电压的波形有所改善，接近于純粹直流电，但电压波动范围畢竟还很大，而濾波电阻既不能阻止交流电通过，它輸出端电压上下波动范围仍然和輸入端一样，含有不小的交流成份。因此，听起来交流声仍然很大。只有采用同样的方法，再接一只大容量的电容器，进一步把交流成份旁路掉。經過兩只电容器对交流成份的旁路作用，輸出电压才大体上接近于純粹直流电，可以代替干电池作乙电使用了。


消除“新时代”107型收音机的交流声

“新时代”107型收音机电源变压器無高压繞組（直接利用220伏市电作高压），整流后电压比較低，因此輸出变压器接在第一級濾波电路上，結果收音机工作时，特別在小音量时嗡嗡的交流声頗為明显，对音質大有妨碍。

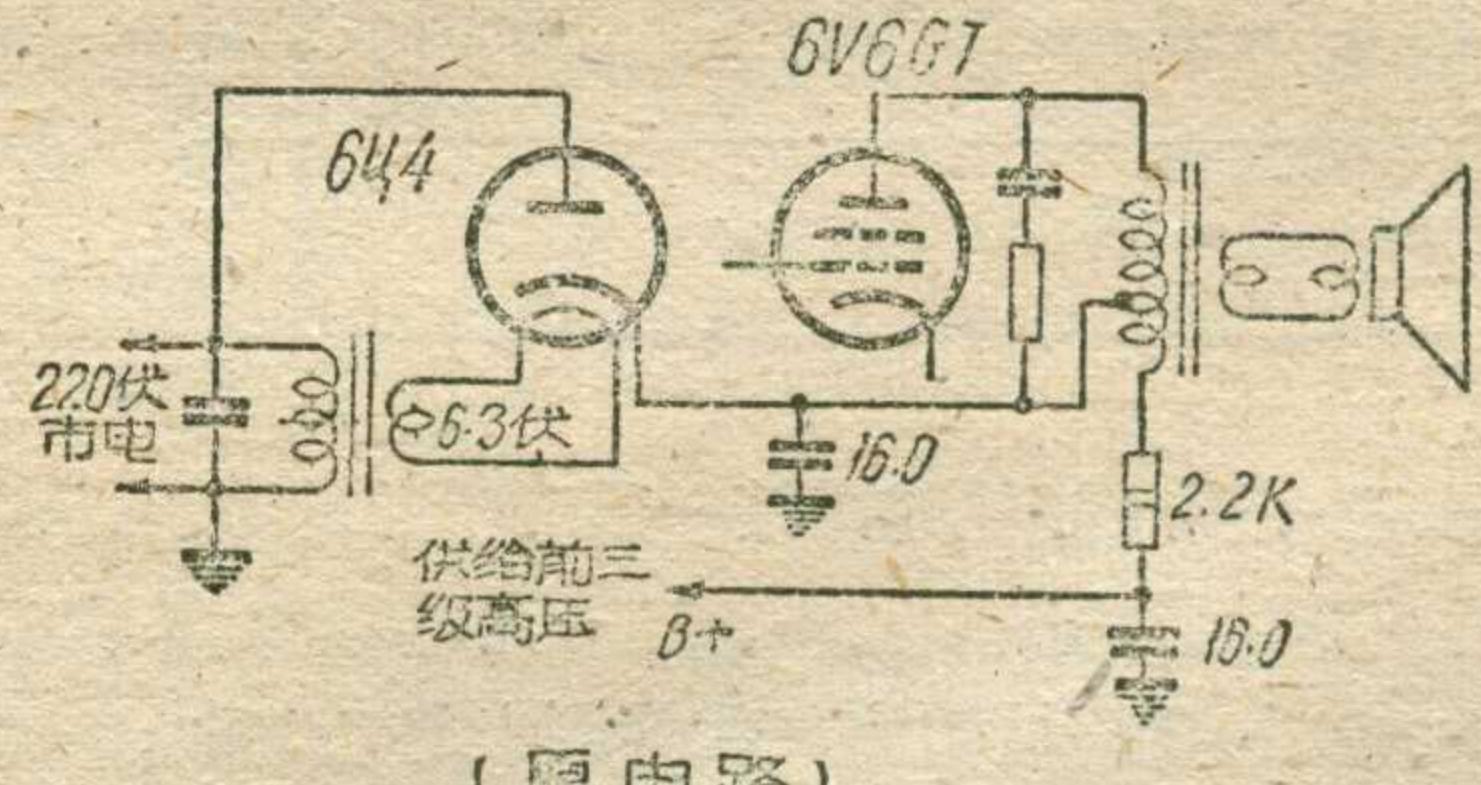作者在原電路上加了一只1000欧10瓦的綫繞电阻和一只16微微法450伏的电解电容器，化錢不多，但交流声一扫而光。虽然多加了一只电阻，乙电压降低了些，但对音量的影响很小。



（原電路）

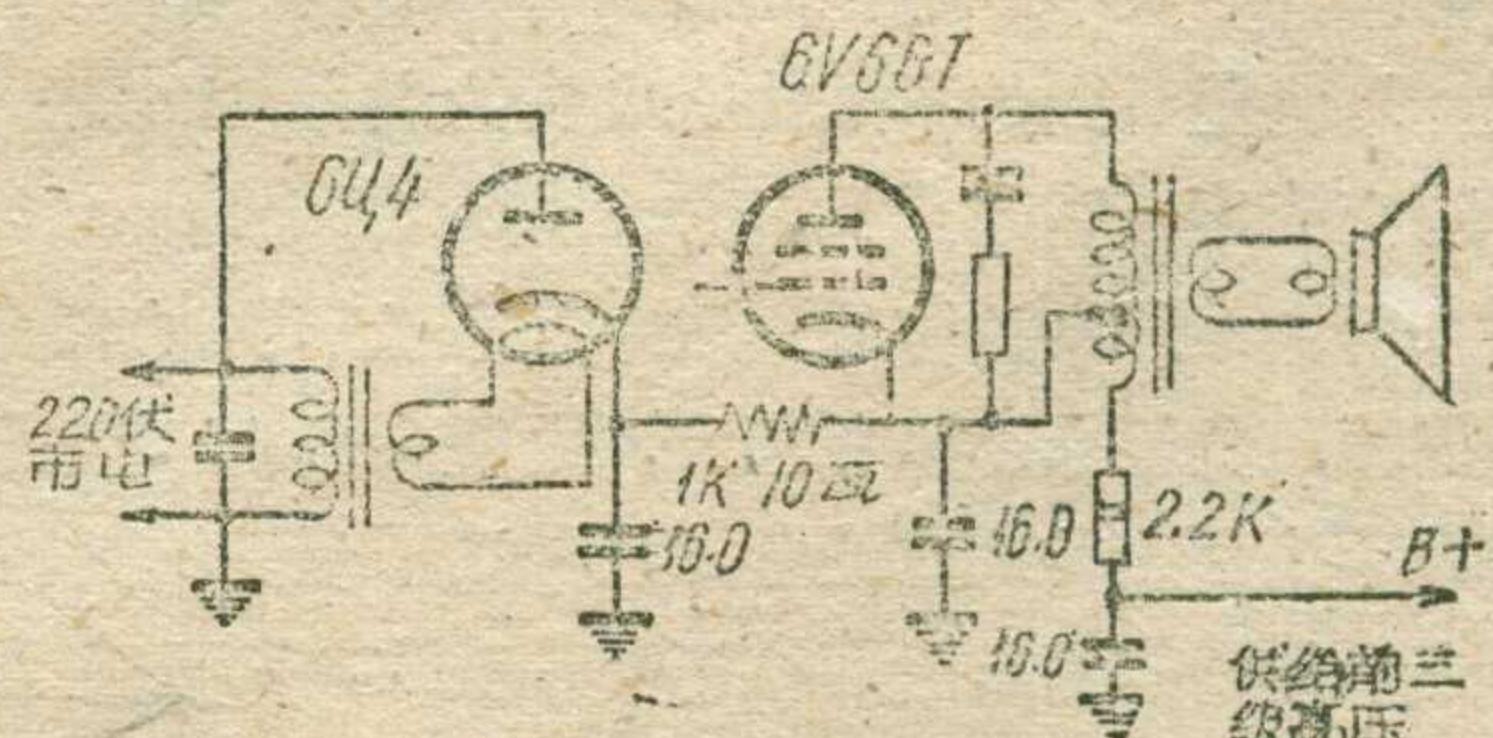

（改装后電路）

（許夢麟）

世界之窗

ShijieZhiChuang

超声波診斷器

不久以前，几位苏联学者决定采用超声波来诊断人的某些病症。人体的组织密度，健康的人和患病的人是不相同的。这一现象导致科学家产生创制这样的超声波透视机的思想。乌克兰科学院电气技术研究所设计的这种超声波透视机由两个部分构成。第一部分包括振荡器，信号放大器和接收信号的阴极射线管（如同电视机一样），第二部分是发送器。发送器把一定频率的电振荡变为超声波脉冲，这种脉冲在通过受诊断的人体组织时，由于人体组织密度不同而呈现不同的反映。例如恶性肿瘤反射出来的脉冲比健康组织反射出来的要强得多。这种情形，医生能从电视机荧光屏上看到，因为荧光屏上出现不同亮度的斑点。为了进行诊断，医生必须备有人体健康组织超声波反射图。把反射图同仪器反映出的影像进行比较，就能正确地断定人体组织是健康、患病或者受伤。

超声波诊断器将会广泛的应用来诊断人体内部器官疾病如大脑肿瘤，眼球内异物等。它有广阔的发展前途，利用它能正确地诊断用X光机所无法诊断的病症。

携带式电视接收机




这种携带式轻便电视机是由31只半导体晶体管装置成的，电源由两只可充电二千次的6伏合金蓄电池供给。电池每充电一次，电视机可以连续工作六小时。 (金国輝譯)

自动电子跟踪器

这是工业上用的一种利用光电管作用的电子跟踪器。它可以自动地按照图样引导一组氧气切割器对金属板进行割切加工。这具机器能以每分钟移动30英寸的速度跟随一份图样上的铅笔图线移动。它还备有一套安全电路，在跟踪器离开了图样画线时可使切割自动停止。

(超)

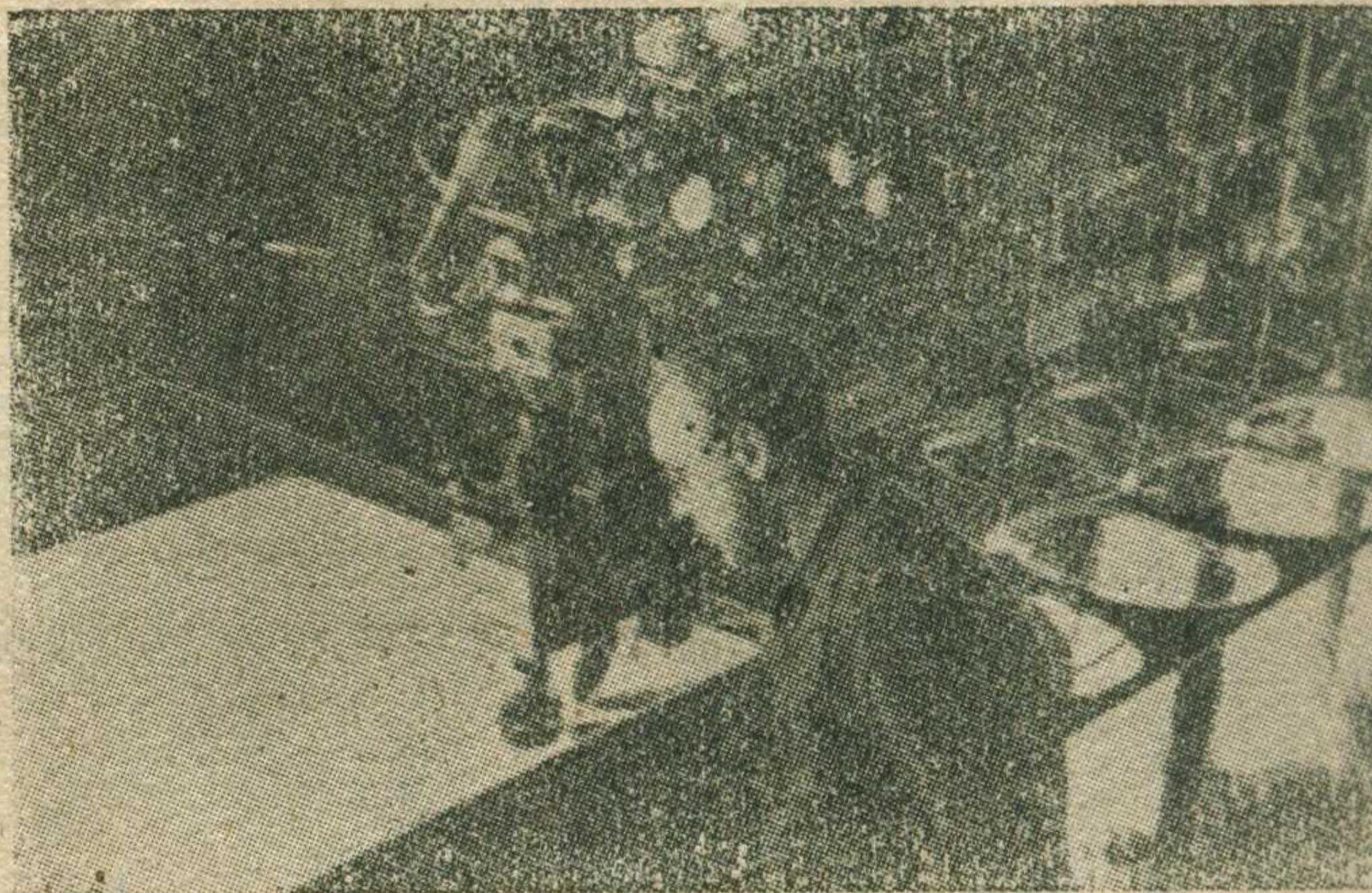


拍摄宇宙星体的电子摄影设备

利用一种称为“猫眼”的电子仪器，现在已有可能在白天拍摄天体星球的照片。这种电子摄影设备类似电视机，它备有一套光学放大器，比较一般摄影机要灵敏1000倍。

照片的左方就是这架电子摄影设备连接在一具天体望远镜上。它可以在白天或黑夜进行极短时间的曝光。照片左上角是用这架电子摄影机拍下的木星和它的两个“月亮”的照片。

(超)

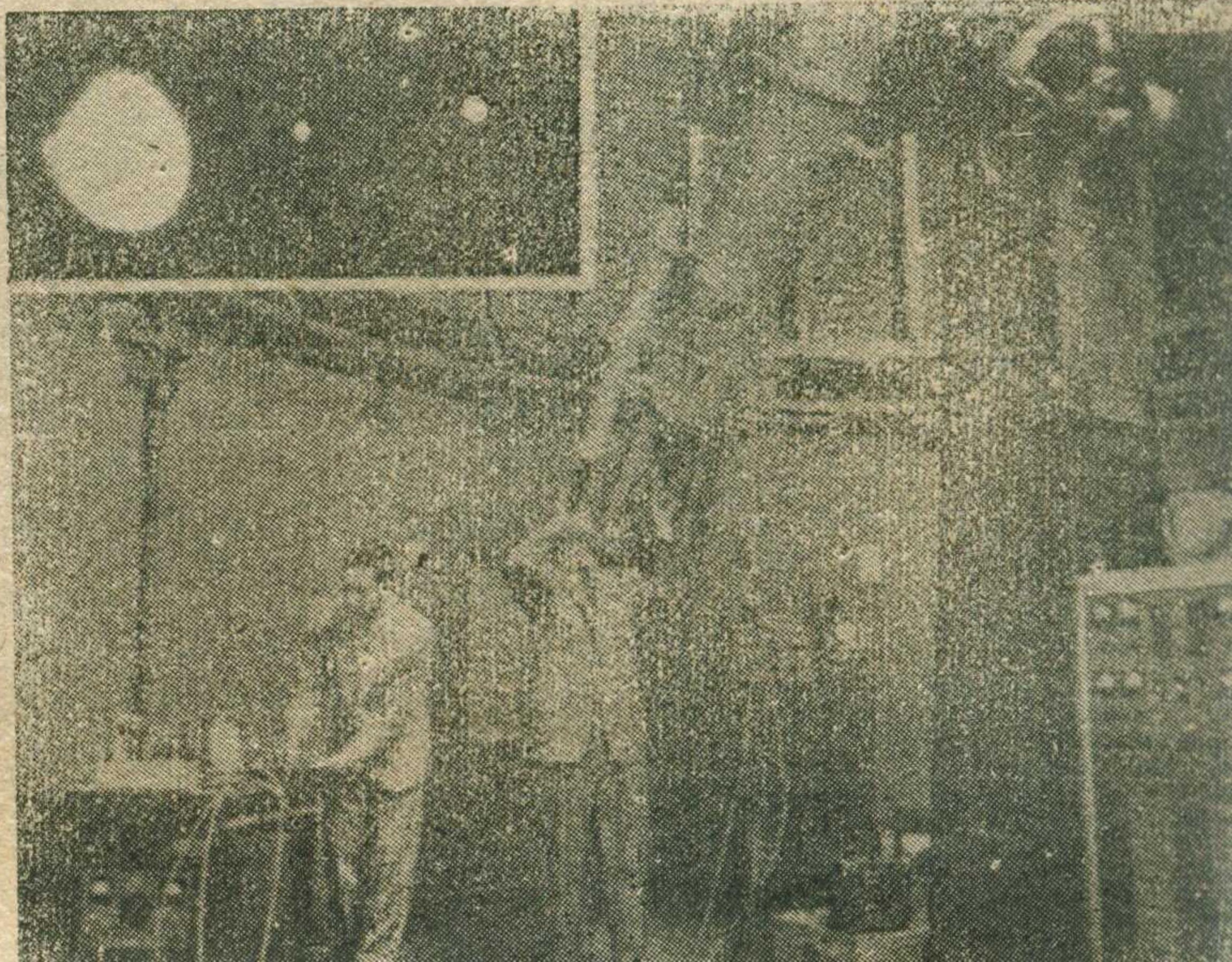




1. 从电工学里我們学到过一根截面积为1平方公厘的导线，和十根截面积各为0.1平方公厘表面絕緣兩端並联起来的导线相比，它们的电阻是相等的。但在無綫电技术中，特別在高頻回路里，繞制綫圈时要用多股絕緣絞合綫，例如繞制中頻变压器，宁要用五股直徑0.07公厘的絲包絞合綫，不用0.32公厘的單股綫，这样才能提高綫圈的效率。为什么？


2. 我們使用的电子管，特別是直热式的电子管，在灯絲回路中供給的电压始終是正常的，但灯絲迟早还是会被燒断，而且断的地方多在灯絲的中部，不在兩端。为什么？

(勤)

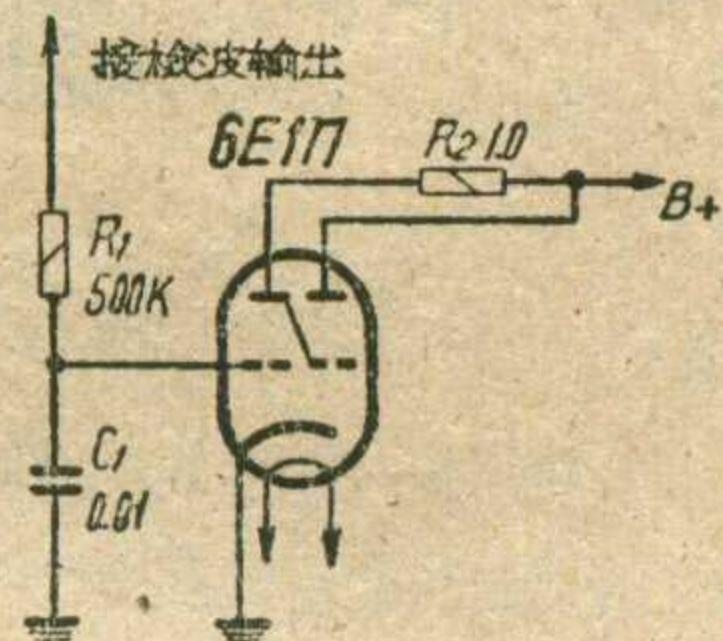3. 我在自己的收音机上加裝了一只电眼，綫路如圖。裝好后發現在收听戏曲音乐节目时，电眼螢光屏上的陰影常会隨着音乐的声音閃动起来，看到別人收音机上的电眼，沒有这样的現象，为什么？ (刘宝璋)




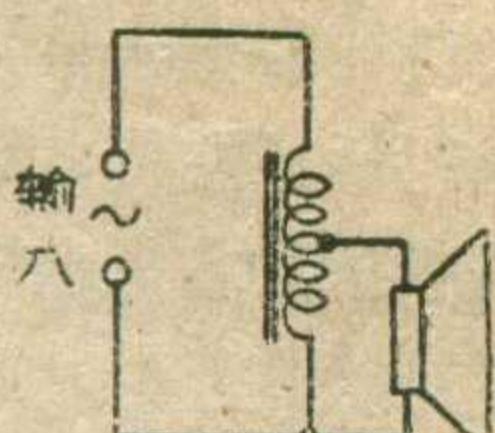4. 小王根据双綫圈互感式电源变压器也可改为單綫圈抽头的自耦式变压器来升降电压的道理，把自己收音机的末級輸出与喇叭間的輸出变压器改成自耦式的如圖。但是搞来搞去，始終不能使喇叭很好的放音，为什么？ (东风)



第5期“看看想想”答案

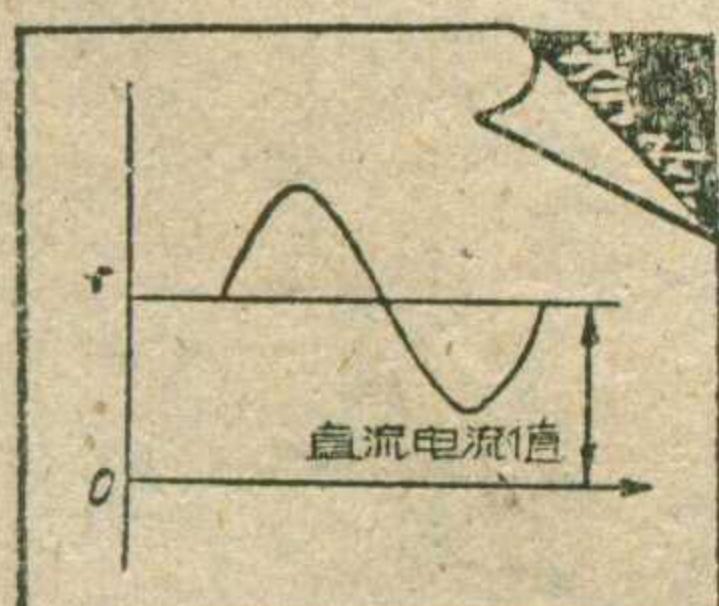
不对。电解質电容器由于它本身的特性决定，是不能用在交流电路中的。它所以能够在电子管的陰極電路中使用，



那是因为电子管的陰極电流不是純粹的交流电流，而是在直流电的基础上的交流电流，並且交流电流的振幅小于或最多等于直流电流，如圖。所以不論陰極电流如何变化，电容器一端的电位总不低于另一端的电位，这样用法是符合于电解質电容器的使用要求的。

第5期“为什么”答案

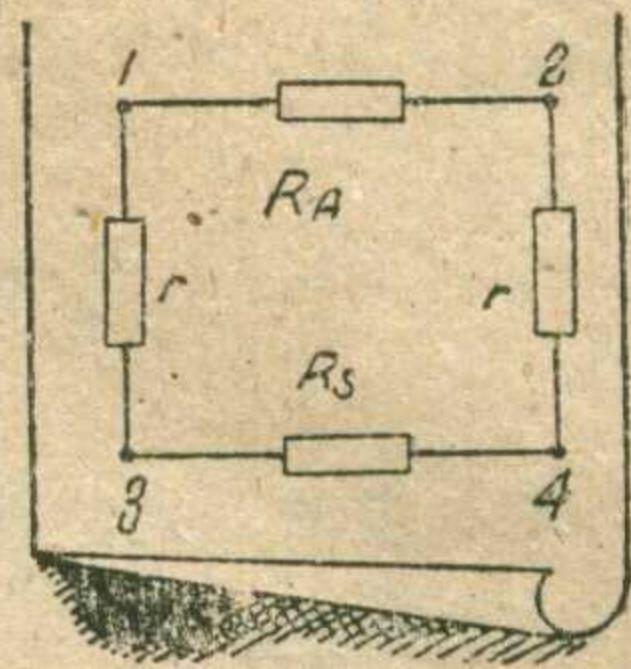1. 把原圖改成附圖的等效电路，看起来就清楚了。原来一般电表的內阻 R_A 要比分流电阻 R_S 大几十至几百倍（視分流比而定），而联接电表与分流电阻的导线，并非理想的导体，仍然有它一定的电阻 r ，虽说 r 的阻值很小，与 R_A 比較可以忽略，但与 R_S 的阻值相比时，就不能略去不計了。



当电表由 1、2 两点接出时，通过分流器的电流 $I_S = E/(R_S + 2r)$ ，由于 r 的加入， I_S 減小，通过表头的电流自然增加，讀数变大。当电表改由 3、4 两点接出时，通过分流器的电流 $I_S = E/R_S$ ，符合于原来分流电阻的設計。現在小李測得的讀数比小王大，显然是小李粗心，測量时由电表的 1、2 端接出，而小王是从 3、4 端接出来的。


2. 第一种接法是並联，兩付耳机兩端的电压相等，电阻小的耳机通过的电流較大，所以較响。第二种接法是串联，通过兩付耳机的电流强度相等，电阻大的耳机兩端分得的电压較高，所以較响。

3. 公式不錯。只是沒有考慮放大管的屏压要从 R_L 的一端供給， R_L 用得太大， R_L 本身的电压降也大，結果放大管屏压不足，电子管便不能正常工作了。

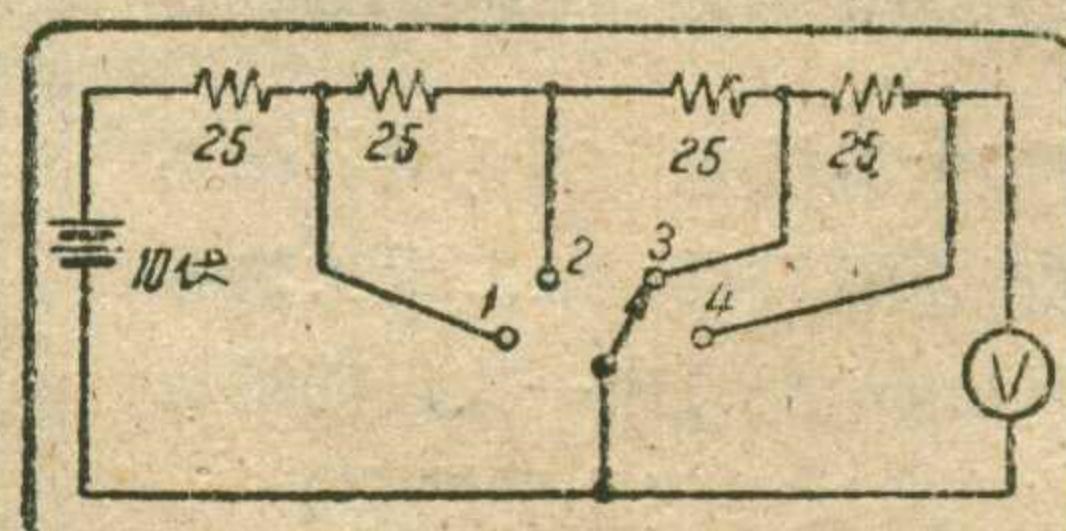4. 手拿膠柄时，手指和金屬桿間構成一个电容器，膠柄变成兩極間的介質，电容很大，因而金屬桿和調諧电容器的定片接触时，就改变了調諧回路的电容量，造成失諧，所以收听电台的声音就要減小。螺絲起子調头后，因人手和定片間構成的电容較小，作用不显著，便听不出声音有何变化了。



有一次在学校無綫电小組举行的測驗中，出过下面附圖这样一个試題，要求說出圖中轉換开关 S 撥在1、2、3 和 4 的位置上时，电压表 V 的讀数各为若干，你来看看是否也能很快的答对出来？




无线电问答

Wuxiandian Wenda

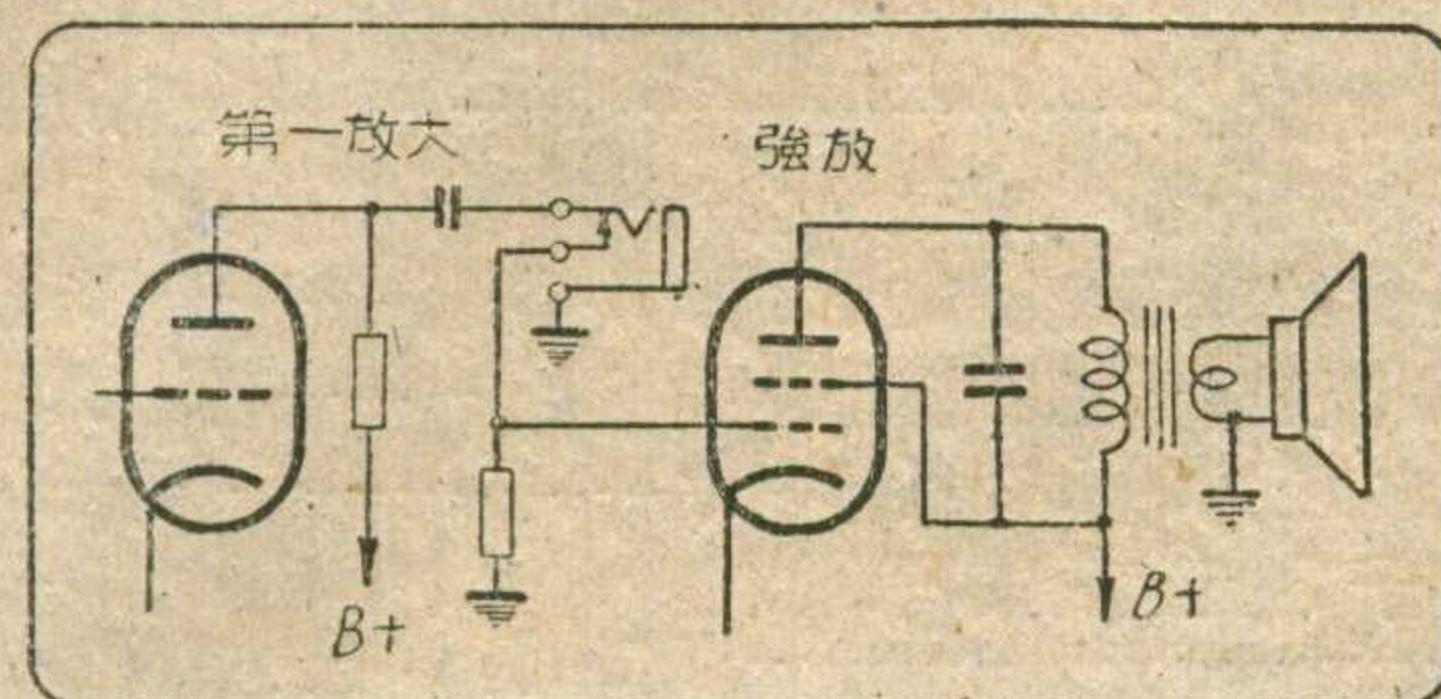128. 我想在交流五灯机上接一耳机，而收音机上的喇叭不要发声，如何接法？

答：線路如附圖。一般耳机消耗功率很小，不需要接到强放級，只要接到第一低放管的屏極輸出端，利用帶合路接点的二心插孔。当耳机插入时，强放管柵極的輸入被切断，喇叭無声，耳机拔出时，第一低放管屏極輸出通过合路接点交連至强放管柵極使喇叭工作。



129. 一般單管机的 B_- 直接接灯絲，多管机的 B_- 与灯絲之間往往有不同的电阻，若与單管机一样直接接到灯絲，是否对电子管有害？

答：一般單管机不需要柵負偏压，所以直接將 B_- 接灯絲。多管机时常利用 B_- 到灯絲的电阻中流过屏流所产生的电压降来作为柵負偏压，因此不能将电阻短路。有时短路后声音可大一些，但电子管将在屏流較大的情况下工作，影响音質及电子管寿命。

130. 多管直流机的灯絲一般都是並联，若都改为串联有什么好处或坏处？倘若电子管的灯絲电压不同那么改成串联时如何改法？

答：直流机的灯絲不論串联或並联使用对电池的消耗功耗來說都是一样的。但串联使用有下列缺点：1. 串联后电压增高， A 电池必需相应增加。2. 如 A 电池负端接地，则靠 A 电池正端的管子灯絲將比地的电位高得多，形成該管的附加柵偏压，降低了灵敏度。3. 如有一个灯絲端短路到地很可能燒毀多数管子。因此以不用为宜。灯絲串联的原则是总电压为各管电压之和，各管电流必须相等，否则电流較小者必須並联适当的分流电阻。

131. 一架五管外差机在西安收听，1480千週中央台与1500千週上海台互相干扰，如何解决？

答：一般五管外差机因为设备較差，例如沒有高放級，各線圈 Q 值較低因此頻帶較寬，以及缺乏特有的濾波裝置等，所以收听只差 20 千週的兩個电台是不太容易分清的。改进的方法可以增加一級高放或中放級，設法提高各射頻、中頻線圈的 Q 值如改用鉄粉芯線圈等。

132. 市售輸出变压器及动圈式揚声器所标明的阻抗是按照什么頻率設計的？电子管的輸出阻抗是否也是指一定頻

率下的交流电阻而言？

答：一般均以頻率為 400 週設計的，电子管的輸出阻抗的配合亦同。

133. 双扇电眼是一种什么样的电子管？

答：双扇电眼有两个控制电極和两个三極管，在熒光幕上可以产生两个扇形陰影，但它们公用一个柵極。由于这两个控制电極不同，放大因数也不同，所以陰影啓閉的灵敏度也不一样，因此可以在比較寬的柵負压变化的情况下，利用两个陰影来得到良好的指示。其中一个陰影已紧闭了，但另一个陰影仍可繼續維持指示。例如 EM4 即屬此类，其中一个陰影閉合时所需的柵負压为 -4.2 伏，而另一个則需 -12.5 伏。

134. 一只音頻变压器，上面写的是 1、2、3、4，請問 P 、 B 、 G 、 F 各是誰？


答：按習慣 1、2 是 P 、 B ，3、4 是 G 、 F 。同时可以用欧姆表測量，作甲类放大用的音頻变压器初級（即 P 、 B 端）电阻較小，次級（即 G 、 F 端）电阻較大。

135. 电源变压器高压部分的線用粗一些，对整流管有沒有影响？变压器的消耗功率是否会增加？

答：整流管是否能正常工作决定于加到該管上的交流电压和輸出負載是否超过額定值。变压器的消耗功率决定于次級的負載和变压器本身的損失。如果变压器高压圈数不变，即电压不变，只是線用得粗一些，对整流管不会有影响，变压器的消耗功率也不会增加。（郑寬君答）

136. 2.3—6 兆週的天綫和振盪線圈用 6 A 2 Ω 变频时应如何繞制？

答：在直徑 20 公厘的線圈筒上天綫初級線圈用中規 0.16 号漆包線

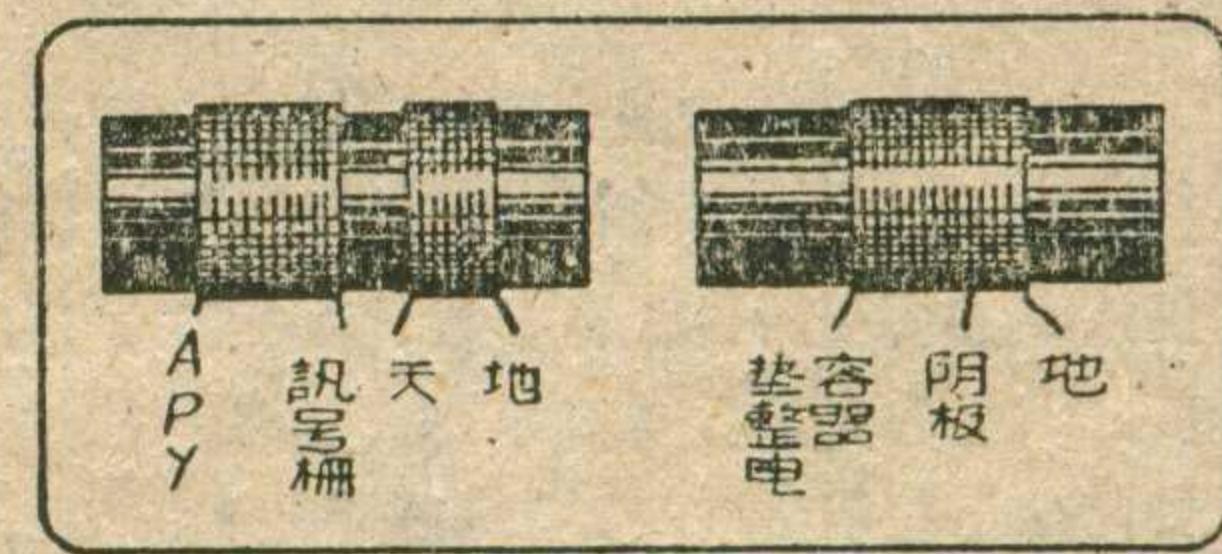

密繞 12½ 圈，次級線圈离其 2 公厘处用 0.32 号線密繞 26 圈。振盪線圈在同直徑的筒上用中規 0.4 号線密繞 26 圈，在近地端第 4 圈处抽一头，接綫方法見附圖。当配用 360 微微法可变电容器及 0.003 的垫整电容器时可接收 2.5—7 兆週的短波段。差頻为 465 千週。

137. 高音喇叭（5 瓦 4 欧）是否可以接在一般交流超外差式收音机上？

答：一般交流五管超外差式收音机最大輸出功率可达 3 瓦左右，只要輸出变压器能和喇叭匹配，就能推动这种喇叭工作；但它的頻率响应範圍較窄（約从 500—5000 週），截止頻率以下的低音不能放出，对音乐爱好者來說是不能滿足的。

138. 耳机需有多大电流通过才能發出聲音？

答：灵敏度較高的耳机約有 0.044 微安的电流通过，就能發声。

139. 华北厂用在收音机上的硒整流器輸出和輸入端怎样分别？

答：套有紅色套管的一端是輸出端（+），套黃色套管的一端是輸入端。（馮報本答）



读者·作者·编者

Duzhe·Zuozhe·Bianzhe

本刊近来收到不少读者来信提出许多宝贵意见和建议。有些读者要求增加无线电电子学新知识、无线电基础理论知识和收音机、扩音机修理经验方面的篇幅；有的来信指出本刊编排印刷中的一些差错，要求改进。这些意见都是很好的，对我们改进工作帮助很大，我们表示欢迎和感谢。对以上几方面的文章，本刊今后将适当增加，同时也欢迎作者和读者踊跃投稿。

有些读者谈到许多无线电零件，如半导体晶体管，硒整流器和其他一些元件，目前市场无从购到。这些元件毫无疑问地我国无线电工业都在生产，但是产品首先是保证对各企业机关的供应，对无线电爱好者们的需要目前还不能很好的满足。但是随着国家工业的发展，零件产量不断增长，市场供应情况将会逐渐好转。读者购买零件请向当地交电公司电讯器材商店洽询，本刊不能代办代购，尚希原谅。

封四計算圖用法

各种用作电力放大的电子管，在特性说明书中所列出的屏压，栅压，屏流，屏阻和互导率等数据，是指在使用额定屏压时的工作参数。如实际使用的屏压有所变更，其他有关参数可查本图表曲线换算。例如 6Π1Π 管用作单管甲类放大，当屏压为 250 伏时，簾栅压应为 250 伏，栅压 -12.5 伏，屏流 44 毫安，簾栅流 7 毫安，电力输出 4 瓦，屏阻 50 千欧，负载电阻 5 千欧，互导率 4.9 毫安/伏。今如屏压改用 200 伏，其他参数如何换算？首先求出两个屏压的比 $200/250=0.8$ ，这就是屏压，簾栅压及栅压的变换因数 F_e （见图内横坐标）。簾栅压 $= 250 \times 0.8 = 200$ 伏。栅负压 $= (-12.5) \times 0.8 = -10$ 伏。求屏流或簾栅流应由 F_e 坐标 0.8 处向上引垂线至曲线 F_i ，在相交处向左引水平线至纵坐标得出变换因数为 0.72，这样屏流应为 $44 \times 0.72 = 31.68$ 毫安。求电力输出应由 $F_e = 0.8$ 处向上引垂线至曲线 F_p 得因数 0.6，输出电力应为 $4 \times 0.6 = 2.4$ 瓦。求屏阻及负载电阻应由 $F_e = 0.8$ 处向上引垂线至曲线 F_r 得因数 1.1，屏阻应为 $50000 \times 1.1 = 55000$ 欧；负载电阻应为 $5000 \times 1.1 = 5500$ 欧。求互导率应由 $F_e = 0.8$ 处向上引垂线至曲线 F_{gm} 得因数 0.9，互导率应为 $4.9 \times 0.9 = 4.41$ 毫安/伏。

• 代 • 一个学生：

热敏电阻稿收到。盼告姓名、地址，以便联系。

本刊编辑室



1959年第6期

(总第 54 期)

目 录

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 刷新十六项国家纪录..... | 童效勇(1) |
| 全军无线电竞赛札记..... | 朱文(2) |
| 第二届全军运动会收发报各项最高纪录..... | (3) |
| 国家体委积极培训干部，工程教练员 | |
| 训练班开学..... | (4) |
| 新生力量在成长..... | 张圣谦(4) |
| 广州开始民兵通信兵无线电技工训练..... | 关天培(4) |
| 无线电活动在北京劳动人民文化宫..... | 张树云(5) |
| 发展中的匈牙利电信工业..... | (匈牙利) G. 萨尔基(6) |
| 谈谈拾音器..... | 钟益棠(7) |
| 532型 16 灯落地式三用机..... | 柳 翰(9) |
| 五极管接成三极管使用时参数的计算..... | 张淑芝(11) |
| 六通道音频谐振式模型遥控设备..... | 陶考德(12) |
| 消除交流声的电源供给电路..... | 黄德星(14) |
| 从分子中诞生的无线电波..... | (苏联) B. 巴尔菲诺夫(15) |
| 电视接收机高频部分的检修..... | 朱光照(16) |
| 导弹电子学..... | 叶宗林(18) |
| 氖气管在有线广播里用作指示器..... | 蒋宗彦(20) |
| 15—30瓦两用扩音机..... | 蓝文釗(21) |
| 自制光敏电阻..... | 谢为林(23) |
| 关于南京牌三灯收音机的补充介绍..... | 颜建中(24) |
| 给“北京”牌收音机加一级高频放大..... | (苏) 郑国川 肖青(25) |
| 把旧式日制收音机改造得更好..... | 万四维等(26) |
| 自制无铁壳励磁电动扬声器..... | 黄道森(27) |
| 用调谐指示管装成的再生式收音机..... | 李永(28) |
| 火柴盒里的矿石收音机..... | 廖伟奇(29) |
| 变频级不起振盪的补救方法..... | 梁慎(29) |
| 双枪示波器..... | 黄永葆(30) |
| 资料 都江牌 101 型五灯交流收音机..... | (32) |
| 爱好者小制作..... | (33) |
| 交流电整流的实验..... | 之宏(34) |
| 消除“新时代”107 型收音机的交流声..... | 许梦麟(36) |

封面說明：总直队在这次全军运动会中获得了无线电收发报竞赛集体冠军的称号。图为打破国际纪录的无线电运动员们拿着他们刚获得的荣誉奖品站立在冠军队旗前。

编辑、出版：人民邮电出版社

北京东四6条13号

电话：4-1264 电报挂号：04382

印 刷：北京市印刷厂

总 发 行：邮 电 部 北 京 邮 局

订 购 处：全 国 各 地 邮 电 局 所

代 订、代 售：各 地 新 华 书 店

定价每册 2 角

1959年6月19日出版 本期印数：1—143,892

上期出版日期：1959年5月19日 (本刊代号：2—75)

無 線 电

匈牙利電訊工業展覽會

匈牙利
電訊展覽會

北京
1959

今年五月在首都北京，曾經舉行過一次“匈牙利電訊工業展覽會”，介紹了匈牙利人民建設社會主義所獲成績的一部分——匈牙利電信工業發展的情況，這裡介紹的是其中無線電方面的一部份展品。

① PM-24A二十四路脈衝調制式微波接力通信設備。





② 賴布魯塞爾世界博覽會金質獎章的電離層高度自動記錄設備。

③ 各種無線電測量儀和新型的電視接收機。

④ FR-102型1千瓦超短波調頻廣播發射機

⑤ GTT-4000/600型寬頻帶微波接力通信設備。

(柳 岸攝影)

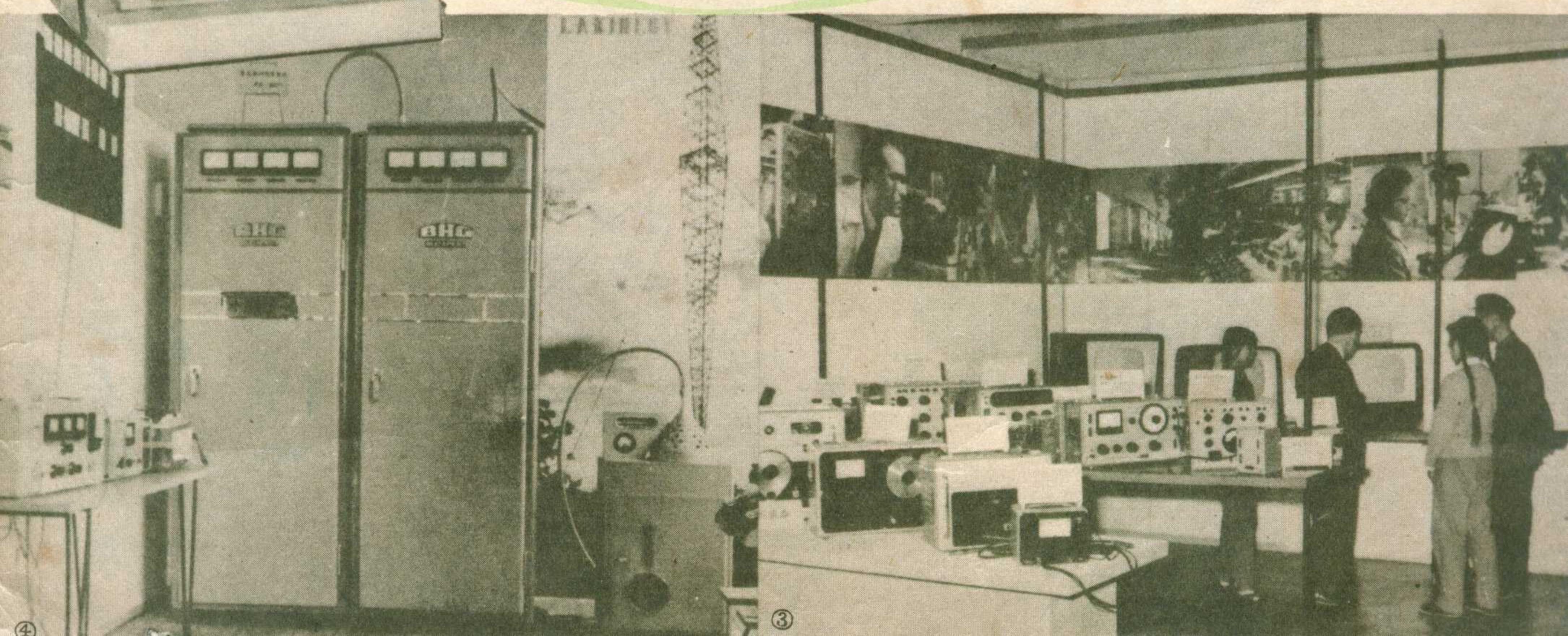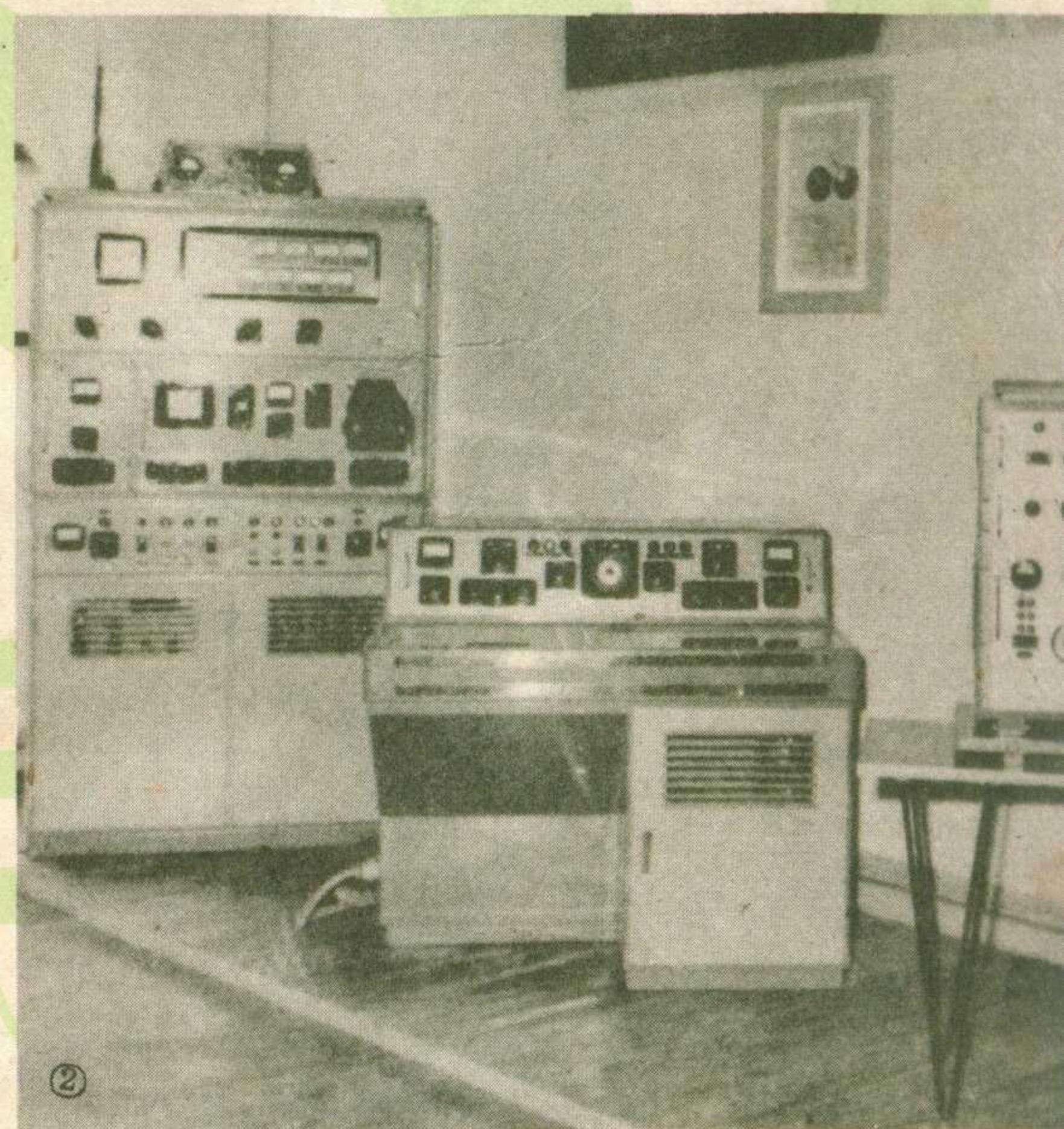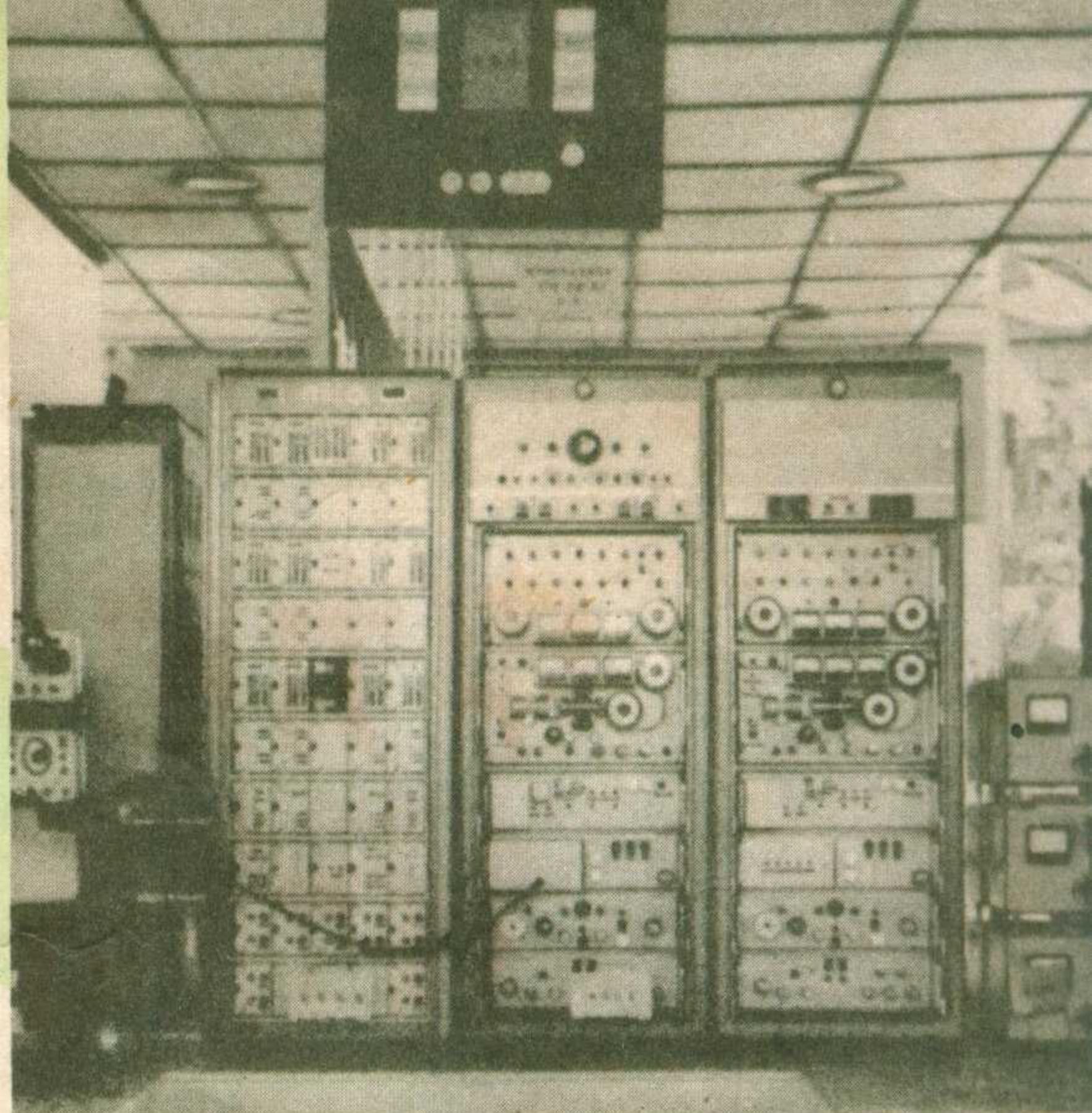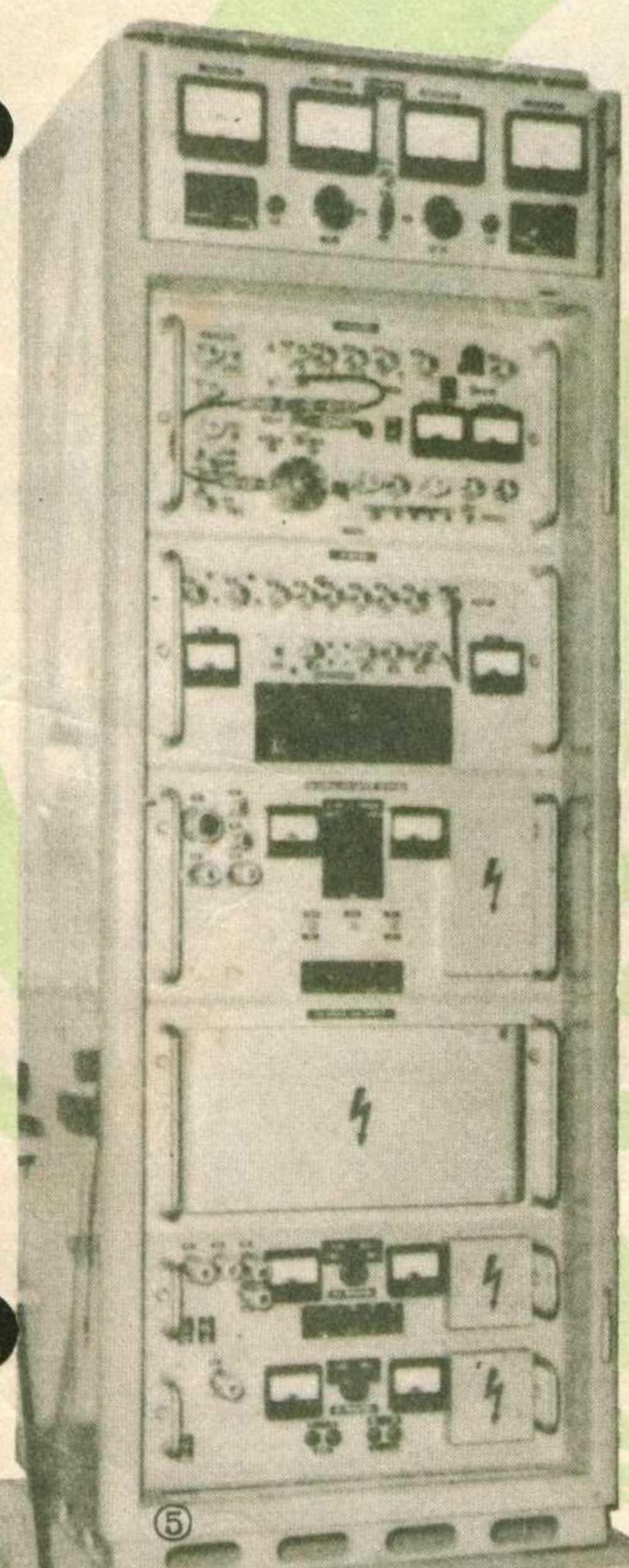


变换因数 F_i, F_p, F_r, F_{gm} .

10
8
6
4
2
0

电力放大电子管 特性变换曲线

0.8
0.6
0.4
0.3
0.2
0.1

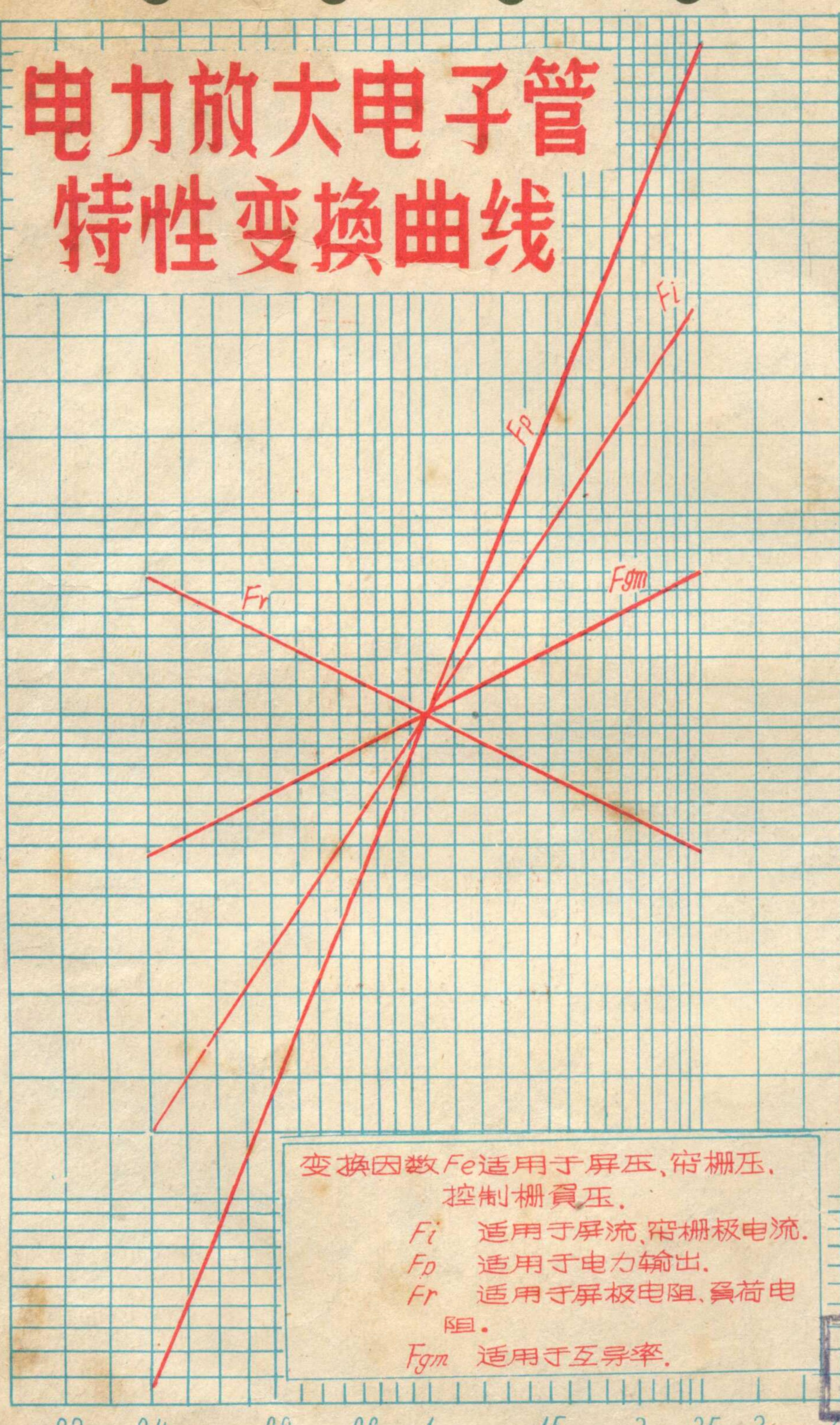

变换因数 F_e 适用于屏压、帘栅压。
控制栅负压。

F_i 适用于屏流、帘栅极电流。

F_p 适用于电力输出。

F_r 适用于屏极电阻、負荷电
阻。

F_{gm} 适用于互导率。

电压变换因数 ($F_e = \text{换用电压} / \text{额定电压}$)

上海舊書店
圖書
售價 0.10