

无线电

7

WUXIANDIAN

1959



苏联无线电事业的伟大成就

①苏联国民经济成就展览会上“无线电和电子学”馆的外貌。





②嘉桑新近建成一所电视中心台，这里装有巨大的电视天线。

③今年夏天，莫斯科人就可以看到彩色电视的试播。这是苏联邮电部科学研究所制成的彩色电视摄像机。

④屏幕为90×120公分的彩色投射电视机。

⑤工业用电视机。它可以在远距离内控制生产过程，研究海底深处和地下矿藏。

塔斯社供稿

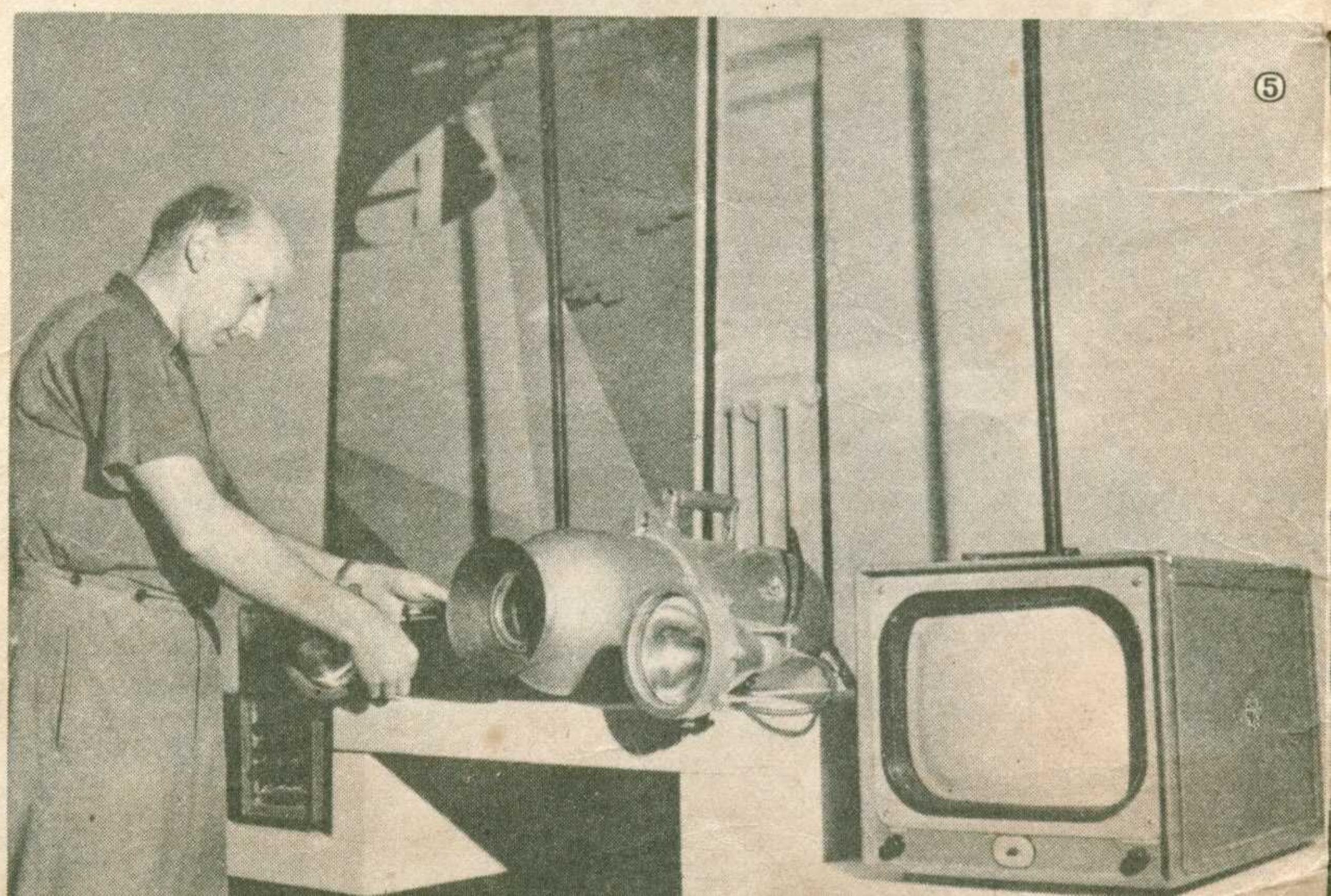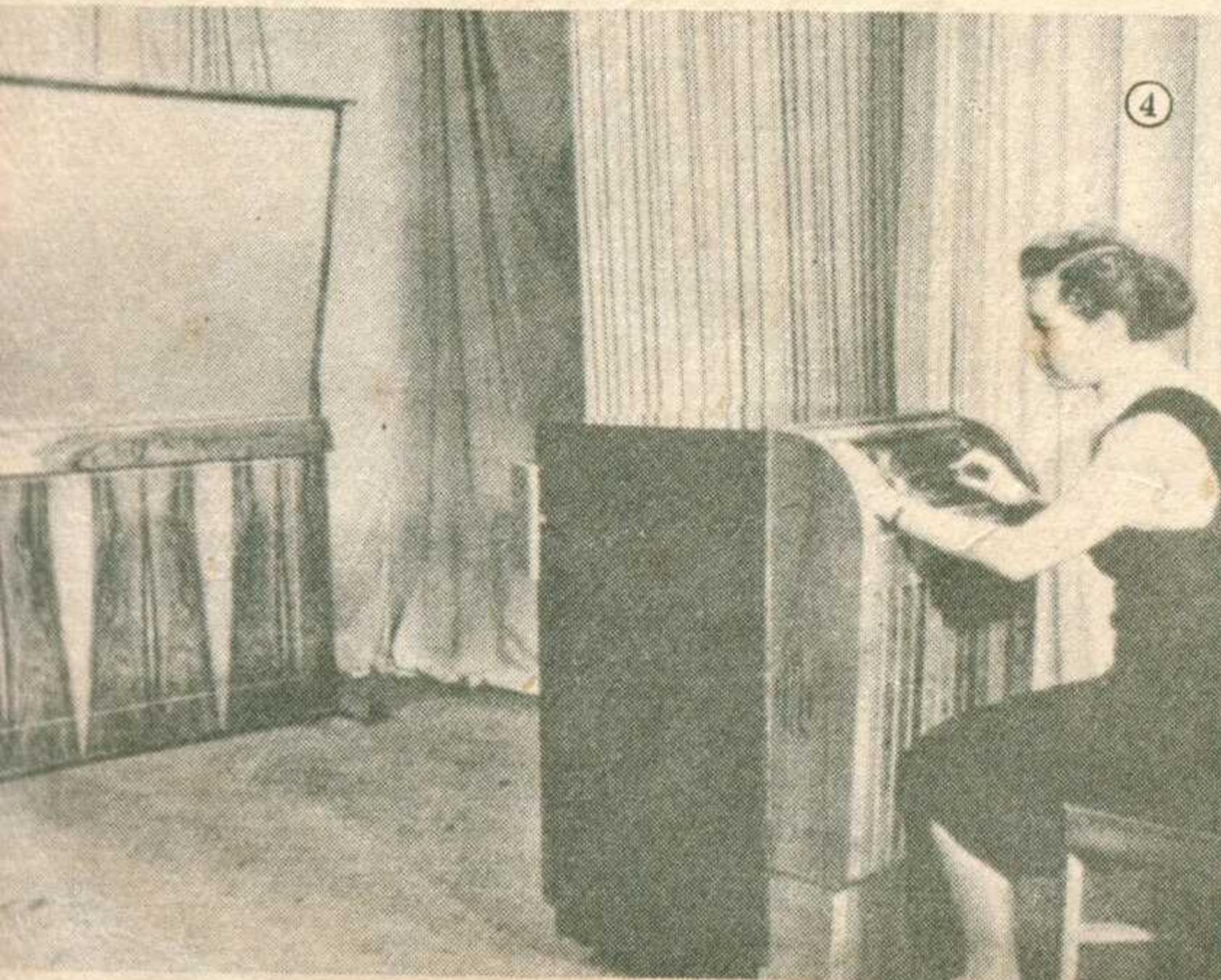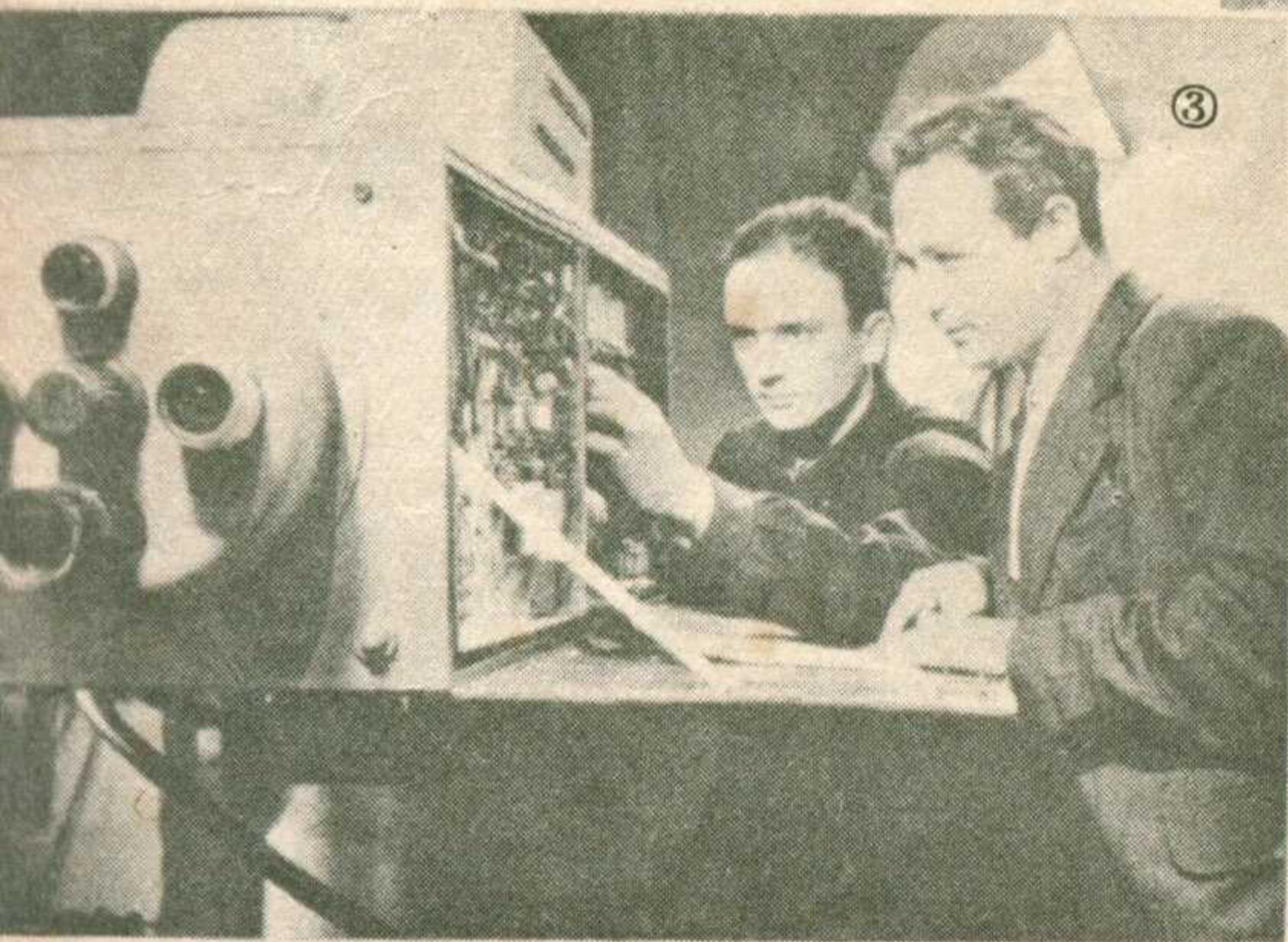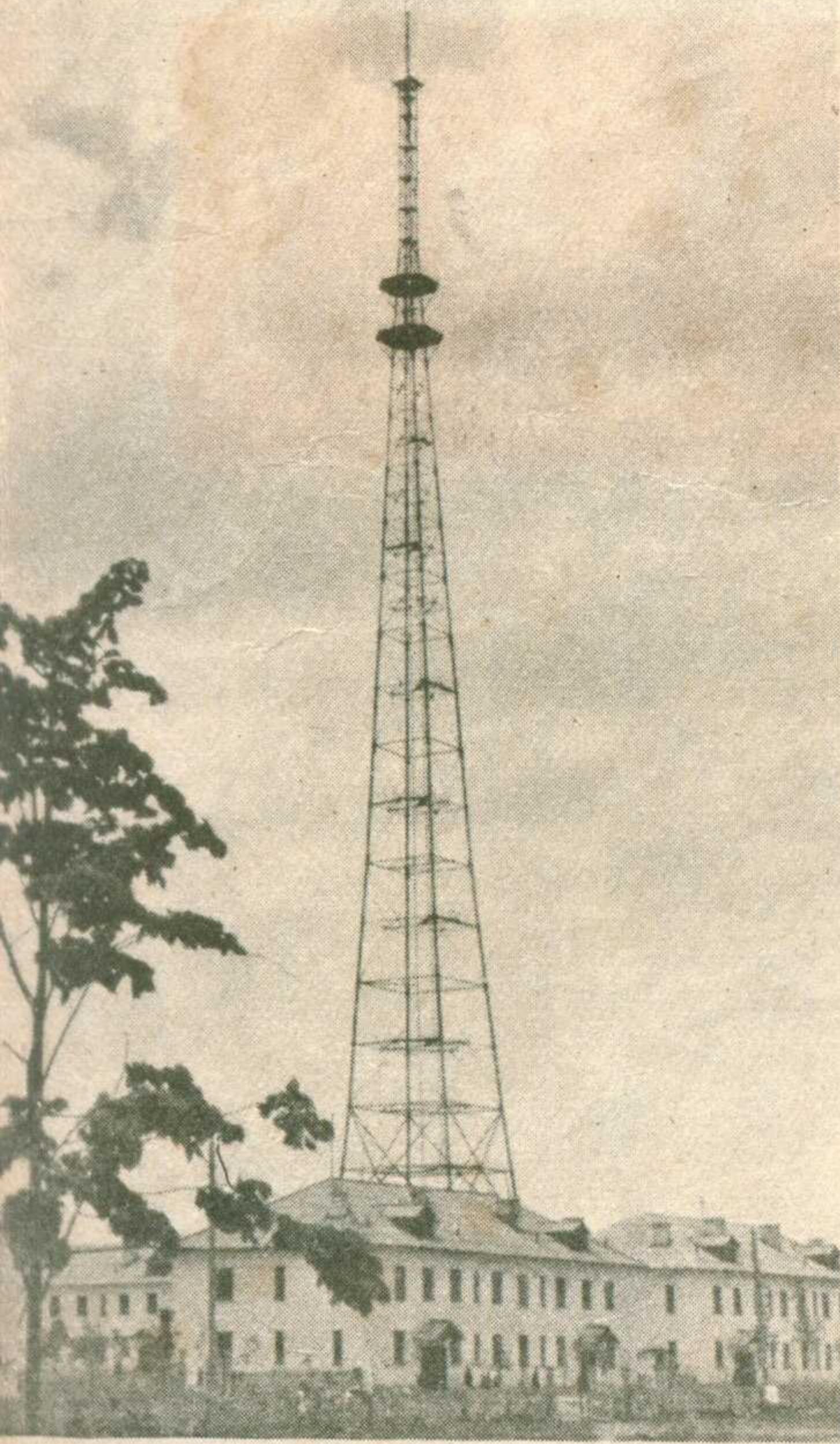

苏联无线电的第七年

苏联邮电部部長 H. 普苏尔采夫

苏联人民正怀着極其愉快而自豪的心情在实现着苏联共产党所拟定的發展国民经济七年計劃（1959—1965年），它的主要任务在于促使苏联一切經濟部門进一步的强大高涨，并在这个基础上使人民的生活水平不断提高。苏联人民充分了解这一宏偉計劃的实现，对于建立共产主义的物質技术基础，及完成苏联的基本經濟任务——在很短的历史时期內，在按人口平均計算的产品生产方面，赶上並超过最發达的資本主义国家的重大意义。

七年計劃同样也展示了苏联無綫電工程建設上的宏丽远景。由于無綫電越来越广泛地涉及国民經濟和科学各个部門，因此它已成为技术进步最强大的樞杆之一。苏联人民用以标誌七年計劃开始的光輝科学偉績——宇宙火箭胜利地發射在很大程度上也是由于苏联無綫電电子学的成就才能实现。現在我們已經真正地临近了这样一个历史时期，即人类能够利用現代科学技术成就，其中包括無綫電工程技术的成就，来实现他們的美丽理想——由开始探求月亮的秘密到探求太陽系中其他行星的秘密。沿着这一道路前进，即將实现利用受無綫電自动控制的宇宙火箭来开辟星际交通。

圖 1 七年計劃期內電視中心和电视台的增长數

在 1959 年 到 1965 年期間对于無綫電通信、無綫電广播和电视的發展与改善方面，已經規定了巨大的工作計劃。从我們天才前輩 A. C. 波波夫發明無綫電起，在总共不过九十年的短短時間內，它已經成为最完善的通信工具，成为对广大羣众进行文化政治教育的强有力地工具。1895年5月7日当波波夫在俄国物理化学协会會議上公开表演他的卓越創造——世界上的第一架無綫電

接收机的时候，它只能接收相距几十公尺远的信号。而在1959年1月，苏联的几十处無綫电台却已能与远距地球五十万公里以外急速运行中的宇宙火箭保持不断联系，而且無綫电通信的發展还远远不止于此！


苏联領土辽闊，無綫電通信的意义显得更为重要。因此，在七年計劃期內，对于無綫電通信的進一步發展，不論是干綫的或省內的，都將予以重視。無人維护的自動發射机將年年增多；干綫和省际通信配備有功率为 5—20 千瓦的單邊帶短波發射机；省內和区内通信利用一千瓦的發射机並配備裝有功率为 15 至 50 瓦發射机的收發信台。利用電离层和对流层散射原理的超短波無綫電通信定將得到發展。無綫電傳真通信这一特別进步的通信方式，也是大有發展前途的。因为它不仅可以傳遞各种文字內容的电报，而且可以傳遞各种照片和圖片。

苏联共产党和政府对于無綫電广播的發展一向極為重視。大家知道，弗·伊·列寧对于苏联那时的無綫電广播的初步成就就已深切关心，对于这一方面进行的工作，曾經積極支持。現在無綫電广播已經成为苏联人民日常生活中的伴侣，帮助他們爭取建設共产主义的胜利。苏联这一偉大爱好和平国家的声音隨無綫電波的傳播將远达地球上最遙远的角落。

在七年計劃期內广播电台的功率將增加60%，收音点將增加三千万个。換句話說，就是平均每三个人就有一个收音点。

七年計劃中有关增加广播电台功率的任务，是要保証苏联中央广播第一种节目在全国各地收听良好，并使第二种节目的可靠收听地区显著扩大。同时，还有一項任务，就是要保証所有共和国的、边区的和省內的無綫電广播在本地区内收听質量优良。

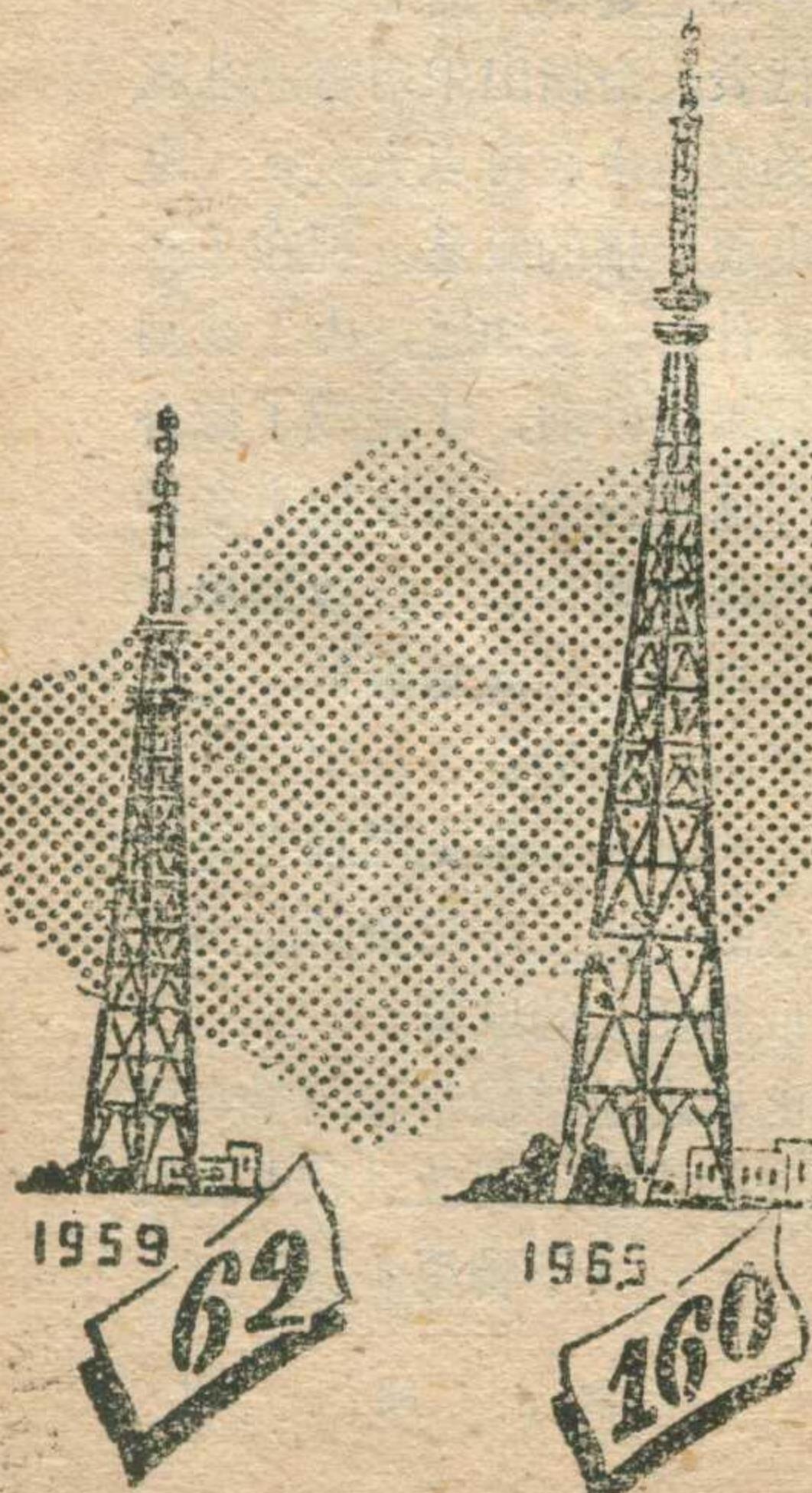我們在最近几年內最重要的任务之一，是加速超短波广播的發展，这一点在1959年—1965年發展国民经济的控制数字中已經特別提到。到今年年初为止，在國內各不同区域内，已有50多部超短波广播發射机在工作着。實踐證明，利用超短波可以大大改善無綫電广播的服务質量。利用这种超短波进行傳輸，可以不受天电干扰或其他干扰。凡是收听超短波广播节目的人都很了解通过超短波收听到的音乐或其他节目，



声音是完美清晰。在超短波波段里电磁波的傳播有地区的限制，这是它的缺点，但同时也有它一定的优点，即能实现对频率的重复利用。

由于这种大有前途的無綫电广播方式的發展，和超短波調頻广播網的扩大，我們在最近几年以內，應該保証全国各地都能接收这些电台的广播，首先在烏克蘭、白俄羅斯、摩爾达維亞、立陶宛、拉脫維亞、爱沙尼亞等苏維埃共和国的全部地区，以及俄罗斯苏維埃共和国的一些区内。今后在建設電視中心时必須同时結合安裝超短波广播發射設備，这样可使建筑施工过程大大縮短。兩种设备安装在同一建筑物内，可以利用共同的天綫和电源，因而維护管理也就簡便得多。超短波广播網的發展將以采用双节目的、自动化的無人維护發射机为主，这种机械苏联工業已能生产。

为了使广大居民都能收听超短波广播，必須大量生产廉价半导体收音机並扩大組織無綫电轉播站对超短波广播的接收轉播。

为了改善对远东和西伯利亚居民的服务，将来即將兴建一些長波和短波的广播电台。在这里我們同样应当采取無人維护設備的方針，例如，裝設新的自动化中波發射机。

應該強調指出，在無綫电通信和無綫电广播企業中，如何竭尽可能使操縱和控制過程机械化，以及更好地組織維护人員的劳动是个特別重要的問題。解决这一問題就有可能更好地、更有成效地發揮每一工作人員的作用。在最近几年內建成完全自动化的，無需人員維护的無綫电通信和無綫电广播企業是完全可以实现的。

苏联工業近几年来，在掌握最复杂而完善的無綫电工程生产技术方面，取得了很大成就。例如为苏联

人造地球衛星和宇宙火
箭所制造的设备就是明
証。

除了建設新的無綫电台以外，还必須坚持不懈地繼續进行現有無綫电通信和广播设备的现代化革新工作，換去過时的设备以及最充分地利用現有功率潛力和生产建設。經驗証明，必須以主人翁的态度对待这一問題，我們才有可能不花大量基本建設投資而完成当前的任

务，即保証取得無綫电通信和無綫电广播功率不断增長的重大成效。

近几年來电视在苏联国内取得了很大的成績，苏联人民热烈喜爱电视。在苏联进行試驗性的电视广播是在1931年开始的。在六年以后的1937年，莫斯科和列宁格勒新建的电视中心开始广播。在1951年，苏联的第三个电视中心又在基輔开始工作，接着明斯克、里加、斯維尔德洛夫及其他一些城市的电视台相繼建成。仅在1958年中就有31

个电视中心和40个小功率的电视轉播台开始广播。1959年1月份統計共有62个电视中心和70个轉播台。

七年計劃規定电视台的数目要增加1.6倍。在1959—1965年内應該建立将近100个电视中心和电视台。同时为了扩大电视广播的接收地区，还将尽可能多修建一些小功率的自动化轉播台，这样到七年計劃完成时，我們就将有500多处电视中心、电视台和轉播站。

接收網也將高速度增長。电视接收机的数目將从三百万架增至一千五百万架。估計每架电视机平均至少服务3—4人，这就意味着在城市和乡村的5000多万居民將有机会欣赏电视广播。实际上到七年計劃期末，电视在苏联即將成为一种主要的广播形式。

苏联共产党第廿一次代表大会指出采用彩色电视的工作必須加速进行，因为彩色电视可以大大扩大电视广播的能力並显著提高电视广播的質量。現在正在为此創造一切必需的先决条件。大家知道，由于我国許多科学工作者多少年来的紧张劳动，才完成了綜合彩色电视设备的制造。采用这种设备，就使現有各种型式一般电视机也可能从彩色电视节目中接收到黑白圖象的节目。彩色电视今年即將开始試驗發射，然后組織定期广播，首先在莫斯科，然后在各加盟共和国首都。在發展彩色电视的道路上还有不少困难有待克服。然而在这方面已經完成的一些工作使我們坚信在今后七年內彩色电视定將取得重大的成就。

七年計劃規定了無綫电接力通信線路和同軸電纜通信線路網的發展，將使电视广播得到改进和电视觀

(下轉第4頁)

圖 2 無綫电接力通信線路的長度將增加7.4倍

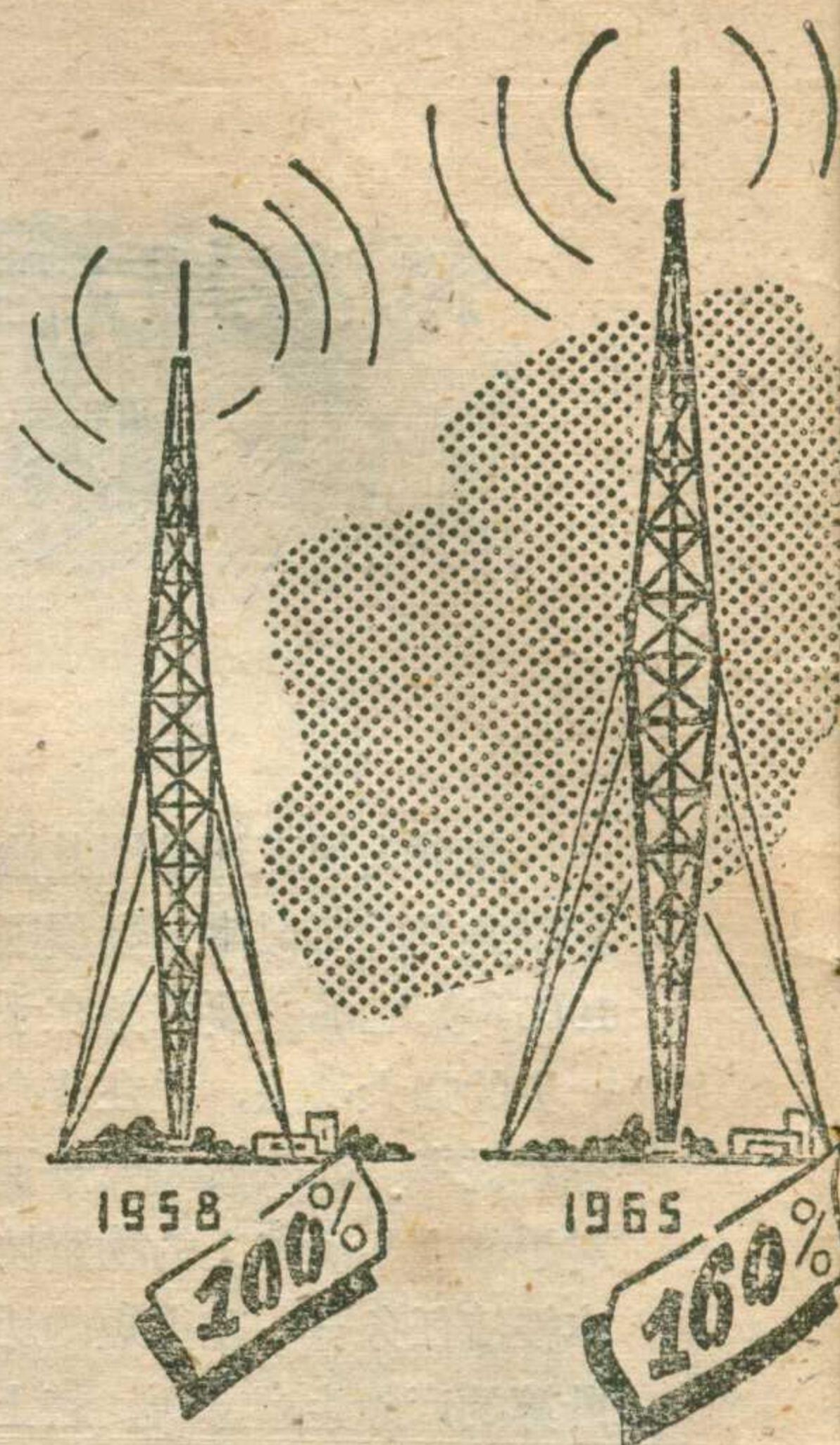
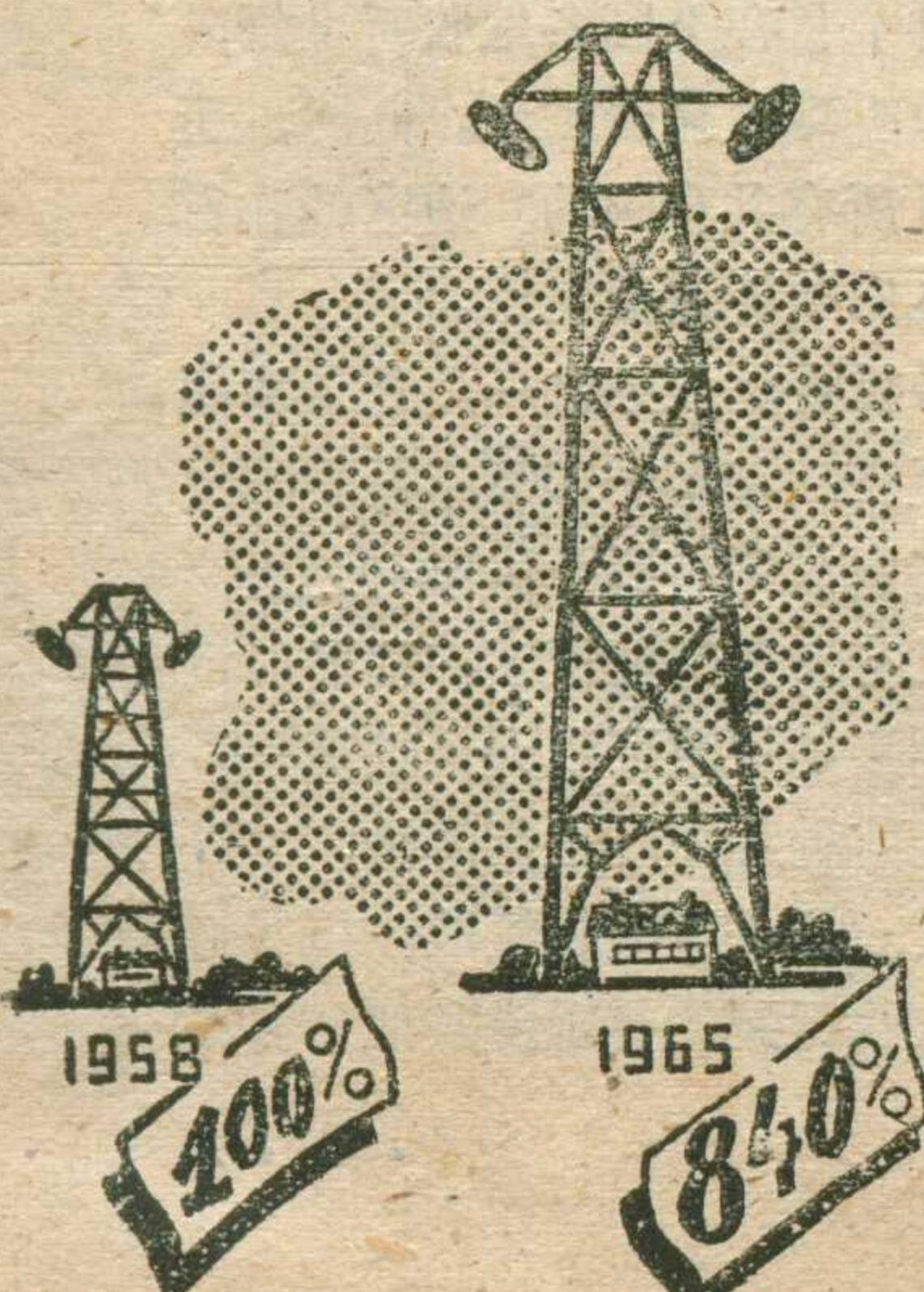


圖 3 广播电台的功率將增加60%

更好地开展无线电运动

无线电运动国家裁判 張凱

无线电运动是国防体育项目之一，它包括无线电收发报、无线电工程、无线电短波通信等很多单项，我国目前开展得较为普遍的是无线电收发报项目。

我国无线电运动开展的时间虽然不久，全国性的竞赛至今仅举行过两次，但已经取得了很大的成绩，并在1956年和1958年两次国际无线电快速收发报竞赛中荣获了冠军。

最近在第二届解放军体育运动大会的无线电竞赛中，又有七十九人次突破了30项国际和全国纪录，这说明我国无线电运动的成绩又有了新的显著的提高。

在开展运动的过程中，积累的经验是很多的，其中最主要的有以下三点：必须贯彻运动为劳动生产和国防建设服务的方针；必须掌握提高和普及相结合的原则；必须破除迷信解放思想。

(一)

无线电运动必须贯彻为劳动生产和国防建设服务的方针。只有贯彻这一方针，运动才有现实的意义，才能有广阔的发展领域，全体电信工作者和广大青年才能为着建设社会主义事业和保卫社会主义建设积极而自觉地参加这一运动。

为什么说它是直接为社会主义的生产建设和国防建设服务的呢？因为：首先，它可以提高现有无线电人员的技术素质和工作效率。无线电运动的那种高速度的技术要求和严格的质量指标（尤其是发报质量的严格性），用之于国防，则可直接提高军事通信的迅速性、保密性和准确性，用之于生产建设，则是电信工作优质高产的有效措施之一。正因为如此，所以这项运动一开展即为现有无线电人员所热爱。不过有人提出这样的问题：无线电收发报运动是单方面在良好条件下进行的，是否适用于实际工作情况呢？的确，它没有解决无线电通信的一切问题，正像学会摩托车的公路驾驶，不能同时掌握越野驾驶和各种特殊地形的驾驶一样。无线电收发报仅是无线电运动中的一个项目——一个基础项目，我们不能要求在一个项目内解决无线电短波通信和无线电工程等项目的一切问题。但是它又是一个非常重要的项目，优异的收发报技术是熟练的通报技能的基础，只要收发报达到了高质优量，那么当掌握了实际情况下的通报方法后，自然可以运用自如，效率倍增，这已为从事无线电工作的运动员所证实。

其次，随着我国社会主义建设的飞跃发展，服务于工农生产和各个战线上的邮电、气象、交通、铁路、民航、勘探、广播……等事业的电信工作队伍，必将日益发展，无线电和有线电报（无线电收发报技术同样适用于有线电报）的应用，必将日益广泛。因此广泛地开展群众性的无线电运动，可以为电信工作源源不断地提供新生力量，以适应生产建设的需要。

再者，随着科学技术的发展和我军陆海空三军现代化的建设需要，无线电在军事上的应用日益广泛，装备日益复杂，因此不仅要求现役的通信兵具有优良的军事通信素质，而且要有大量的训练有素的后备力量。开展群众性的无线电运动，加强民兵中的通信训练，正是为国家储备大量无线电后备力量的积极措施。无线电作为国防体育项目的意义，正是在这里。

经验证明，开展这一运动，必须坚持为生产服务为国防建设服务的方针，把运动提到应有的政治任务的高度上，并使之与广大青年群众的切身需要结合起来。凡是向广大青年群众积极而深入地宣传了运动的政治意义，运动就能轰轰烈烈地开展；反之，凡是把运动局限于单纯的技术圈子里，运动就有失却灵魂的危险，就会冷冷清清。

(二)

任何一项体育运动，都是群众性的，因此发展体育运动，必须使提高与普及紧密地结合起来。提高和普及是相辅相成的两个方面，既要在现有基础上积极普及，又应在普及的同时继续提高。无线电运动如果不在广大群众主要是青年群众中普及，不吸收和组织更多的人积极而自愿地参加，而只在少数目前看来成绩较好的运动员中打转转，一句话，走“专家路线”，那末运动就要脱离群众，就不能培养大量的新生力量，犹如无源之水，无本之木，终究是要干枯的。最近解放军无线电竞赛所出现的26名一级运动员中有19名是初次上阵的新手。而1958年3月入伍的义务兵韩浩野同志，仅参加无线电运动四个月，就突破了国际和全国无线电发报的全部纪录，创造两项最高纪录，全面达到了运动健将的标准。事实说明了群众是智慧的无穷源泉，说明了在群众中不断吸收新血液的重要性。所谓提高是指数量（速度）和质量（准确）两个方面，简言之，就是高质优量。要提高就要在普

及的同时注意优秀运动员的培养，使他们成为一支骨干队伍，运用他们的经验，进而提高广大运动员的运动成绩。从两次全国无线电竞赛以及此次解放军无线电竞赛来看，运动队伍一次比一次地扩大，运动成绩一次被一次刷新，就完全证实了这一点。

那么，如何提高和普及呢？

1. 首先应在广大青年中进行积极而耐心的宣传；宣传它的重大的政治意义和直接的现实意义，宣传无线电运动的基本知识，使这个较新的体育运动项目逐渐为广大群众所熟悉，并为广大青年所热爱。

2. 军队、地方的电信工作部门应在党的领导下，积极配合体育领导机关，开展这一运动，协助解决无线电活动中的困难，把指导无线电运动作为有关方面的共同责任。

3. 在开展群众性无线电运动的同时，必须注意培养更多的等级运动员和优秀的集体单位，以鼓励和带动运动的全面开展。就是说必须把加强领导、培养骨干和发动群众统一起来。

4. 多组织小型竞赛——省市间区域性竞赛、军队和地方区域性竞赛、军队内部区域性竞赛、军队各单位内的小型竞赛、省市内部的竞赛——通过竞赛以达到交流经验、互相学习、共同提高的目的。

(三)

近几年来，无线电运动的成绩，可以说日新月异，就以收报来说，我们平时所常见的最高分速不过一百五十个小码左右，1956年出现了二百个小码上下

的运动纪录；不过三四年，又达到了分速二百七、八十个小码，魏诗娴等的机抄短码速度甚至突破了三百个小码的大关。发报成绩同样是逐年刷新。这是什么原因呢？提高运动水平的因素是很多的，其中最主要的因素则是破除迷信，解放思想。事实上无线电运动成绩迅速提高的过程，就是无线电运动中破除迷信，解放思想的过程。尤其是1958年以来，在全国大跃进形势的鼓舞下，无线电运动员政治上挂了帅，消除了思想顾虑，清算了骄傲自满和灰心自馁的保守思想，树立了敢想敢说敢做的共产主义风格。于是大家提困难、想办法、总结经验，摸到了打基础、巩固和提速、苦干和巧干、各单项间的穿插配当以及临场活动等一系列的学习方法和学习规律。过去认为发展中的“拦路虎”被扫除了，迷信“饱和点”的思想克服了，加上运动员信心百倍地勤学苦练，所以运动成绩突飞猛进地上升。

事实教育了先进的单位和运动员：骄傲是没有根据的，只有继续破除迷信，鼓起更大的干劲，才能保持荣誉，创造更新的纪录；事实也教育了后进的单位和运动员：只要认真破除迷信，敢于跃进，就能迎头赶上，创造更好的成绩。

× × ×

总之，大力宣传无线电运动的意义，解决提高和普及的问题，解决运动员在训练过程中的思想问题，再加上指导过程中的若干技术性措施，就能使运动开展得更加广泛，更有成效。

(上接第2页)

众人数进一步扩大。因为利用这种通信线路可使电视节目到达很远的距离。在1959—1965年内长途电缆线路的长度将增加一倍，无线电接力通信线路的长度将增加7.4倍。

苏联工业制造的“春天”型无线电接力线路装置可使电视发射距离远达5000公里。现在还在根据超短波对流层散射的原理研究制造另一无线电接力线路装置。利用这种装置在许多情况下可以延长无线电接力通信线路中各转播点之间的距离好几倍（约可长达200—300公里），因而也将大大降低这种线路的建设和维护成本。

由于同轴电缆通信线路和无线电接力通信线路的发展，将来可能建立起统一的分布广泛的电视广播网。到那时居住在远离莫斯科千万里以外地方的千百

万苏联人民也将和莫斯科居民同时看到中央电视广播中心的节目，其中包括在盛大的全民节日时组织的红场实况广播和首都的各大娱乐场所演出的节目。在最近几年内和捷克斯洛伐克以及其他几个与苏联相邻的国家直接组织定期交换电视节目亦将实现。

无线电通信、无线电广播及电视广播的工作者们，和全苏联人民一样，对苏联共产党第二十次代表大会所通过的全面展开共产主义社会建设的宏伟纲领感到十分欢欣鼓舞；为了祖国的荣誉他们正在进行着忘我的劳动。为了实现七年计划中规定的进一步发展苏联无线电技术的任务，他们将毫不吝惜自己的力量和精力。（罗玉英译自苏联“无线电”杂志1959年第3期）

無綫电电子学展览館巡礼

——苏联驻华大使馆新闻处專稿

在太陽光下銀光閃爍的由电解鋁板舖成的大厅正面，六十公尺高的蛛網式天綫的鐵塔，寬达几公尺的雷达設備的天綫反射鏡面，所有这些，構成了苏联国民经济成就展览会的一个新展览館——“無綫电电子学”館的外貌。

走过这个展览館的大厅，你將会看到：無綫电电子学今天在苏联人民劳动和生活中佔着何等重要的地位：你將深信：苏联共产党在它的廿一次代表大会的历史決議中，指出無綫电电子学在今后高速度發展工業中具有重大意义——这是何等的高瞻远矚。

展览館中較大的一个部分，陈列着工業電視設備。电视更广泛地被应用在工業、运输和其他部門。用它来觀察鍊矿爐的进料和出爐，監視金屬板輒压質量以及鍊鋼过程等等。借助于电视攝像机，能將施行复杂外科手术和物理实验的一些詳細情节展示在一羣学生听众的眼前。

这种事实也很有趣。矿山、冶金工业联合制造厂第三号軋鋼机采用电视设备，加速了鋼錠在軋鋼机上的运轉。結果使聯合軋鋼机每晝夜的产量提高到二百吨。

展览館的觀众們可以看到各种不同型式的工业电视设备……調节不同的控制设备，在电视接收机的螢光屏上，可以觀察到展览館中鄰近的九个房間所發生的事情。不难估計，这种电视设备在管理生产、铁路行車調度工作及为其他需要服务方面的重要意义。

这里可以看到另一种用途的电视机。这种设备的攝象机用电纜沉在海底深处。它在水下世界工作，把海底情景清晰地反映在电视机的螢光屏幕上。这种设备对于开往远洋的漁船搜索漁羣所起的作用將是無法估計的。

……不管在濃霧中也好，在周围景物完全看不見的情况下也好，船只仍旧安稳地向前航行。

飞机的发动机和船的发动机在怒吼，在它上面既沒有駕駛員也沒

有領航員。但是飞机和船只仍旧稳穩地按航綫前进，平安無事地繞过横在它面前的障碍。这一切都是靠雷达和無綫电导航設備实现的。

許多有趣的展品說明了这些問題。这里有实际表演的保証船舶安全航行的“頓內茨”型雷达，有利用雷达导引飞机航行的表演，有宇宙研究中所用的电子仪器设备。这里特別吸引觀众的是苏联第三个人造衛星上的無綫电台。和人造衛星上發射机类似的設備正在展览大厅里表演，發出原有的信号声音。

在这个展览館里特別丰富地介紹了电子計算技术的成就、测量仪器和最新的电信器材。


最引人注意的是兩部电子計算机：苏联学者們設計制作的 MH-7 及 МПТ-9 M。这两种計算机的主要用途是：解决复杂的数学运算問題；自動調整各種不同机件的運轉或生产過程的工作。利用电子計算机于各種不同用途的前途是極為廣闊的。这里展出的兩件用于自然科学方面的展品，就是很好的例子。其中一件是用电子学方法解决金属切削性能的，另一件是研究人类心臟活動的。

“A. C. 波波夫于 1900 年建立了世界上第一条長 40 公里的無綫电路”、“1959 年苏联实现了与世界上第一个飞行在 50 万公里以外的宇宙火箭的無綫电通信”。

电信技术在我国的飞跃發展，不仅由展出的無数电信仪器设备所証明，就是这两条簡短的标語也無可辨駁地論証了这个事实。

在相鄰的一間大厅里，展品說明了無綫电电子学在苏联人民文化及日常生活中的广泛应用。这里有許許多牌号的最新型收音机、电唱机、录音机和电视机，其中有裝在象棋桌上的以及其他最新式的电视机。展品中还有最新型的乐器表演——立体声發音仪器，这种仪器能發出整个乐队的各种声响。

(下轉第 10 頁)

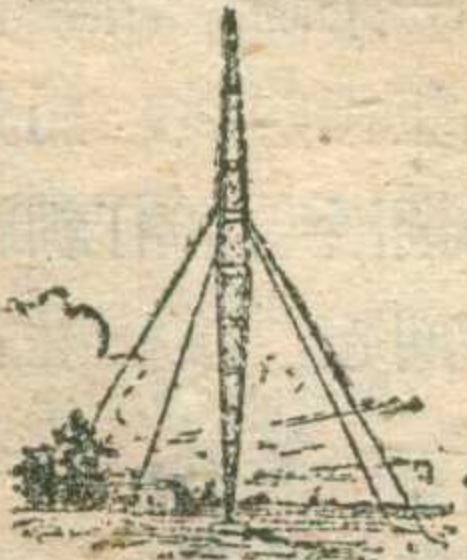

从無到有，从小到大

—記上海市江灣中學無線電活動的發展情況

童效勇

“無線電活動在我們學校已經不是一項生疏的項目了，同學們一般都已了解到它在國防及經濟建設中的重要作用，所以被廣大同學所深深地愛好。”這是上海市江灣中學一位參加無線電小組活動的同學在談到他們學校現在無線電活動情況時所概括出來的幾句話。是的，江灣中學的無線電活動，正象這位同學說的那樣，已有了較好的羣眾基礎，當他們在今年三月開展本校第四期活動時，每班報名的人數都達到了95%以上。因活動的器材及場地有限，於是就從中選了功課較好，政治質量較高的60名同學，批准他們參加活動。這樣，顯然有很多同學的希望落空了，於是每當無線電活動小組開始活動時，活動室的周圍，就像一場緊張的球賽總是吸引着很多觀眾一樣，也總是被一大羣帶有羨慕眼光的“觀眾”所包圍着。他們是那麼聚精會神地看着，希望自己也有這麼幸運的一天，能夠坐在裡面帶着耳機或是握着電鍵進行收發報。那些已經被批准參加活動小組的同學，更是一有空閒時間就到活動室來進行練習，他們現在不僅有一個線路設備完善、每一坐位上都有電鍵耳機的活動室，而且還有着一架錄音機，這就為活動小組的同學們創造了一個良好的練習條件。

然而，他們的活動也不是一開始就是這樣活躍的。在1958年初，全國業余無線電活動要開始大發展的時候，江灣中學的無線電活動，也開始了他們的啓蒙階段。那時只有一位體育教師（轉業軍人，學過報務）和幾個熱心的同學在搞。沒有器材，他們利用了物理實驗室的一只舊英式電鍵、和地理圓盤測量風向的一只蜂鳴器進行活動；沒有活動地點，他們就“打游击”。開始，這個完全是自發性的活動小組，在學校里是不被人們所重視的，但這對他們毫無影響，活動依然進行並發展着。活動逐漸發展起來，參加活動的同學們感到“打游击”不能滿足要求了，於是又自己動手找了一個原來堆破爛東西的小房子，進行了徹底地打扫和修理，經過一番艱苦的勞動之後，總算有了一个活動室，雖然地方小些，地下潮些，但總比“打游击”要好一些。就这样，他們一直學習到四月份，這時上海市無線電俱樂部為參加八月份舉行的全國競賽，在全市進行了第一次選拔賽，在這次選拔賽中，江灣中學的成績很好，有三人被選進了市代表隊。這樣，他們的勁頭就更足了，回來後即把成員在原有的

基礎上擴展到了30人，這時市無線電俱樂部也給予了一些器材上的協助，借了一架振盪器給他們，並派教練員來指導，所有這些，都給運動的發展起到了極大的推進作用。但當時在活動中只注重了技術方面的培養，在政治思想方面却忽視了，有的同學參加活動抱有個人目的，在“學習技術第一”的思想指導之下，他們影響正課的學習和正常政治活動的參加，也有的同學是單憑興趣出發，對參加活動的目的性不够明確，因此忽冷忽熱，甚至還有個別品質較差的同學也被吸收了進來。就在這個時候，學校的黨支部及團委發現了這種情況，及時指出並直接幫助活動小組扭轉了這種傾向，從此，使活動得到了更加正常的發展。當六月份，市無線電俱樂部進行第二次選拔的時候，又有六名同學被選入了市隊，加上第一次三個，共有九名被選上。

這時，活動雖然已取得了一定的成績，也受到了黨團組織的重視，但活動範圍還不夠廣。為了爭取更多的同學了解並逐漸愛好這一運動，為了爭取各級行政領導及社會團體的更大的支持，他們又積極地開始了宣傳工作。利用社團組織的各種黑板報把無線電活動的意義目的和全國各地的活動情況寫出來，也經常報導小組的活動情況，如果有什麼競賽活動，還組織專門的報導，這為活動的深入和進一步的活躍，為取得更多方面的支持，起到了積極的效果。現在的這個大活動室就是和一個社會團體協商後，他們把自己的活動場地讓出來的。

就是這樣，江灣中學的無線電活動一批批廣泛，一批批成功地發展起來了。他們把政治教育也列入了訓練計劃，作為正式訓練內容。所采用的方式是多種多樣的，有時坐談參加活動的意義目的，有時請解放軍同志來作報告，也有時組織參觀，基本上解決了一般學校在活動中普遍存在的所謂“興趣問題”。在今年二月的全市競賽中，他們獲得了團體總分第二名、收報總分第一名的優良成績。

現在，他們的活動小組已組成為一個班，由學校的教導主任擔任班主任，團委書記擔任指導員，另外還有教練員，每個小組有小組長。每期活動都訂訓練計劃。為了使活動更加正規，從下學期起，該校準備把無線電運動也列為業余體育項目之一，無疑，這將使無線電活動在江灣中學得到更進一步的開展。

捷克斯洛伐克航空运动代表队 在京举行精采表演

今年6月21日早晨，捷克斯洛伐克航空运动代表队在南苑机场给北京市的观众作了精采的航空表演，表演的项目有飞行特技、跳伞、滑翔、航空模型等。哈依茨表演的无线电操纵模型飞机特别引起无线电爱好者们的兴趣。当模型飞机开动小引擎起飞后，哈依茨手持他自己制造的无线电操纵盒指挥着模型飞机在天空中自由自在地飞翔，它在空中表演了上升、盘旋、俯冲，翻身倒转等一些飞行特技动作，好像模型中真有人在驾驶一样。燃料用完后，引擎停止了，可是无线电仍旧能照常指挥它进行各种滑翔动作，模型飞机沿着跑道徐徐下降，最后仍然平稳地降落在它主人的跟前，它在空中逗留的时间足足有五六分钟。观众报以热烈的掌声，对哈依茨精湛的表演技巧和他在无线电遥控技术方面的成就表示万分的钦佩。哈依茨同志是捷克斯洛伐克历次竞赛中无线电操纵模型飞机留空时间最高纪录的保持者，他是一位无线电工程师，研究无线电操纵多年，在这方面有很高的造诣，是值得我们学习的榜样。图为哈依茨手持他的模型飞机和无线电操纵盒。

(高明摄影)




天津市积极开展 无线电活动

天津市国防体育协会自去年开展无线电活动以来，在一年的时间里曾先后举办过七期报务、工程训练班，培养了240余名报务、工程教练员，他们当中除大部分是大中学校的学生外，也有工厂的工人、大中学的教师、企业干部等。这些都是进一步开展无线电活动的骨干力量。天津市各学校、工厂、企业等基层单位一年来培养了无线电报务、工程方面的爱好者共有六千多名。

全市各大中学曾经举办过两次报务竞赛，相互交流了经验，也涌现出不少优秀的运动员，如十六中学的沈忠如，铁路中学的殷喜等；并有200多人分别获得了二级和三级运动员的光荣称号。

为了进一步加强活动，天津市最近将成立无线电俱乐部。今后工作将以普及为主，准备在天津市的工厂、学校和

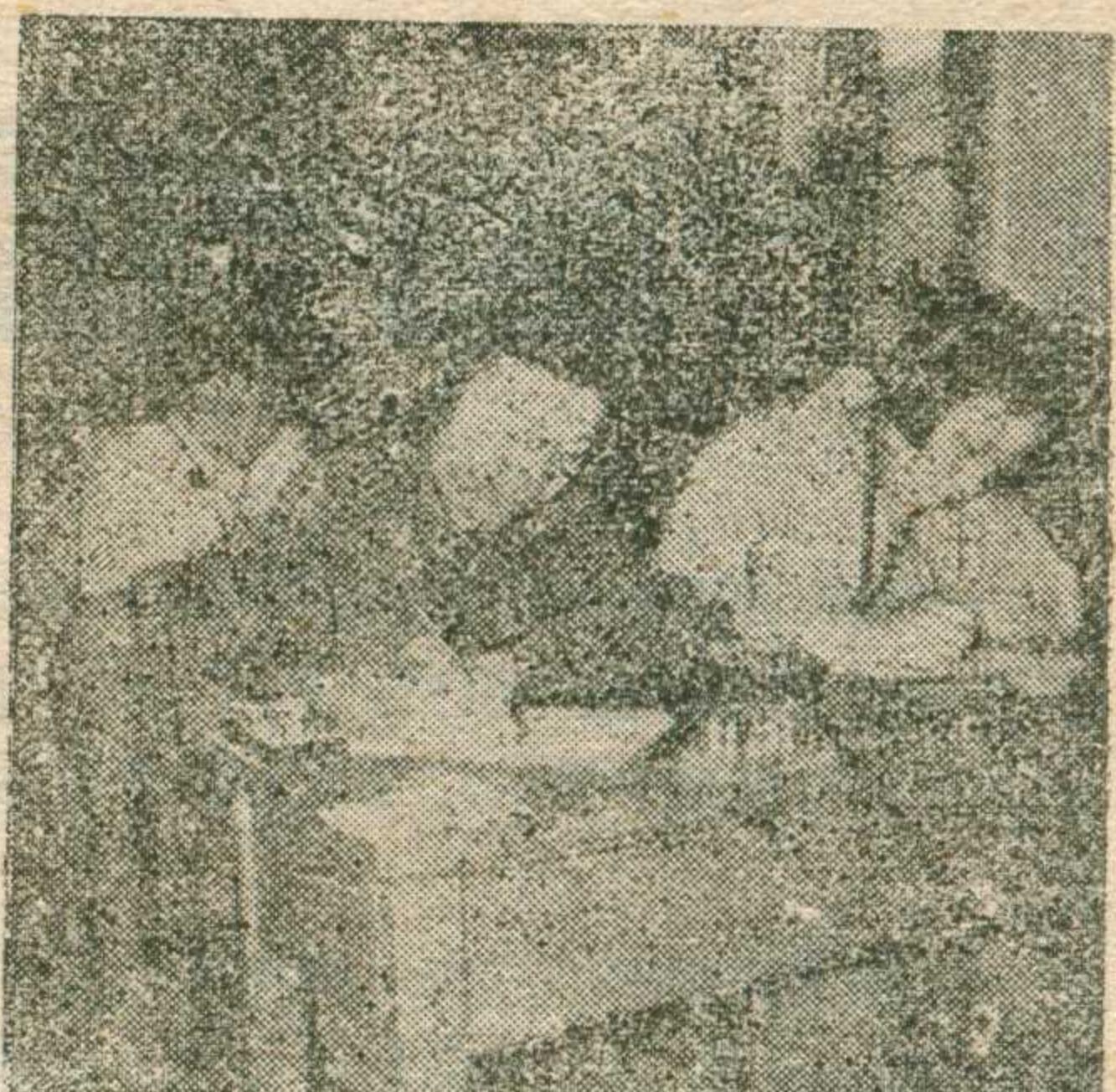企事业单位组织更多的无线电小组，为无线电爱好者开辟更多的活动的场所。图为天津市大中学报务竞赛收报竞赛场的一角。



(朱桂英)

广州市二中无线电 俱乐部在成长

广州市第二中学去年10月间成立了无线电俱乐部，他们在市无线电俱乐部和学校行政的支持下，在一学期的时间里取得了很大的成绩，并正在逐渐成长壮大。

去年九月，该校派往市无线电俱乐部学习的两位同学回来后，就开始开展活动，成立了报务和机务两个小组。由于党团的大力支持，并教育学员们，使他们认识到参加这项活动的意义和目的，团委还给他们选派学员，因而活动能够比较顺利地开展。

到现在，报务组已经培养了40多人，并成立了运动队。队员每分钟能抄短码95个，长码80个，拉丁字码75个，发报已能在一分钟内发70个短码。现正在加紧练习，准备参加广州市五校的对抗赛。

机务方面的活动也逐渐展开了起来。矿石机活动小组已有学员20多人，他们学习矿石机和无电源收音机；另外还成立了无线电研究小组，大搞研究工作，目前已制成的有无电源收音机、七管收音机和电子管测试仪等，並將进一步研究制造电视机、半导体心音扩音器等，市委和学校对他们所进行的研究工作都很重视并积极支持。图为电子管试验器制作成功。



陷波器漫談

路民峰

一架放音正常的收音机，有时突然被一个“不速之客”的电台占据了整个度盤，除了一些“的的达达”的电报信号和模糊失真的广播声外，简直什么也听不清了。

这种干扰現象的产生，是由于一些頻率等于或接近中頻（465千周）的电台信号侵入引起的。这些电台主要是江海岸电台，也可能是广播电台的副諧波。当收音机的选择性不够好（例如沒有高放級）时，这些信号就由天綫輸入，通过混頻級后窜入中頻放大級，因为它们的頻率等于或接近中頻，所以很少受到中頻調諧回路的削弱作用，而与有用的信号一起被送入中放級放大，通过檢波后便产生了强烈的干扰。

“陷波器”是抑制这种干扰的特殊裝置，这种裝置在收音机里經常采用。陷波器分兩種，並聯諧振的串联在輸入回路里，串联諧振的並聯在輸入回路上。它的形色主要有下面几种：

1. 通过式陷波器 这种陷波器一般叫串联式陷波器，也叫旁路式陷波器，它是由电感 L 和电容 C 串联而成，实际上就是一个 LC 濾波器，它的線路如圖1甲所示。圖中 LC 諧振于干扰頻率，所以这个电路对干扰頻率的阻抗極小（圖1乙），好象猎人所設的陷阱一样，只讓干扰信号旁路通地，而其它有用信号由于陷波器呈現的阻抗大，只能由天綫線圈通过，这样，有用信号被保留下來輸入收音机，而干扰信号被消除了。 L 和 C 的数值可用 $LC = 1/4 \pi^2 f^2$ 的公式来計算，式中 f 为干扰信号的頻率，如用 465 千周时，代入得 $LC = 117$ 毫亨·微微法。

圖1里的 LC 是一个串联諧振回路，只有选用大的 L/C 比值时（即 L 要大， C 要小），回路才能具有良好的选择性。但 L/C 比值过大，也就是 C 过小时，


L 上的分佈电容对諧振起相当大的作用，决定諧振頻率的將是 L 、 C 和 L 的分佈电容。可是 L 的分佈电容是和 L 並联的，就象天綫的等效电容一样；另外， L 的分佈电容决定于綫圈对机壳及其它部件的相对位置，所以 L/C 过大时，一方面諧振頻率不容易設計正确，另一方面諧振回路的稳定性就差，調換一根天綫，或者机內溫度变化，受到机械振动等，都会使 LC 的諧振頻率失調，失去了陷波作用。通常情况下 L/C 比值采用0.04—0.002毫亨/微微法比較合适。


这里应注意的是： LC 和天綫綫圈是並联的，不論陷波器的設計如何，有用信号多少要損失一些，使收音机的灵敏度降低。因此要正确選擇 L 和 C 的数值，采用高 Q 值的綫圈和电容器，并且在裝置上也要合理地考慮到它們排列的位置。

这种陷波器的电路簡單，效率也很可靠，所以用得最多。下面是某些工厂生产的收音机中采用这类陷波器的典型电路。

圖2是捷克斯洛伐克 Tesla “T414 U-7”型收音机的陷波器电路圖，圖3是我国“东方紅”和“上海”牌收音机的陷波器的电路圖。其中“东方紅”的 C 值用得較大，是因为它的陷波器直接天綫，天綫参数的变动对它的影响很大，增大 C 值可以增进稳定性；而“T 414 U-7”的天綫是通过一只 1000 微微法的电容器 C_1 后，再接到陷波器和天綫綫圈的，这只电容器和天綫的等效电容器串联，減少了天綫的影响，因此可以用較小的 C 值来增加选择性。

圖4是国产紅星“504”“505-1”型收音机里的陷波器，它的 C 和 L 的位置和上述兩种收音机里的相反， C 裝在 L 的上面。在原理上把 C 裝在 L 的上面或下面作用一样，但实际上还有些区别。因为 LC 回

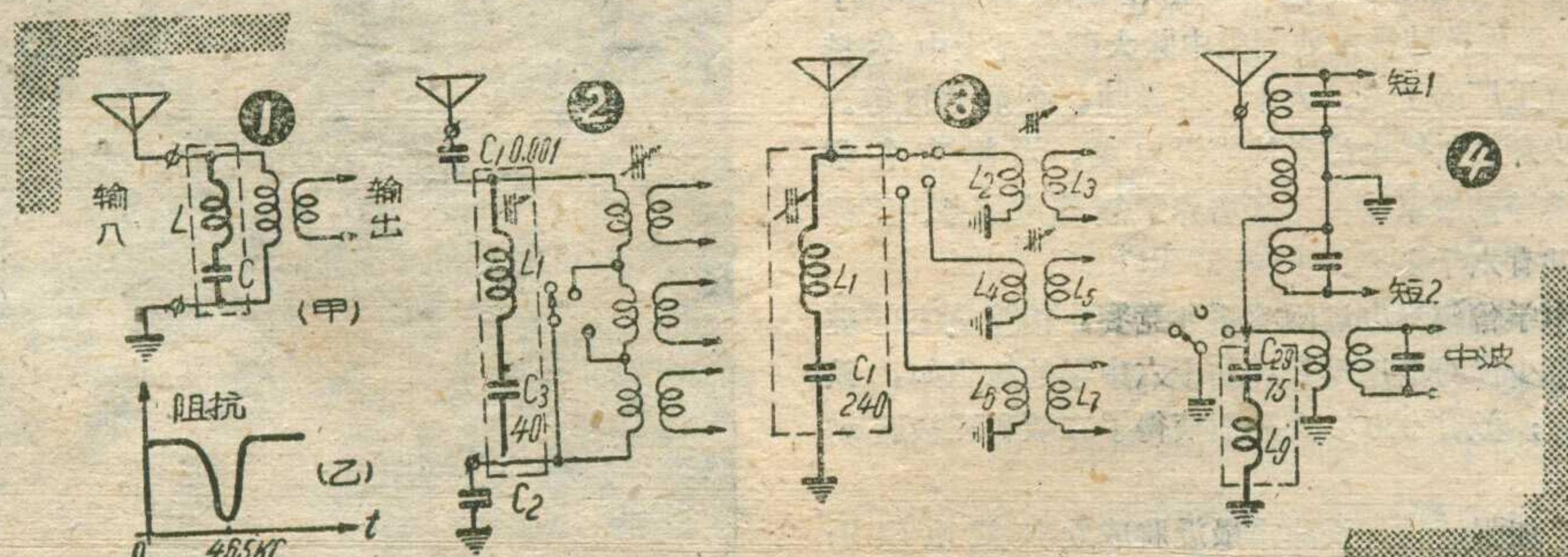

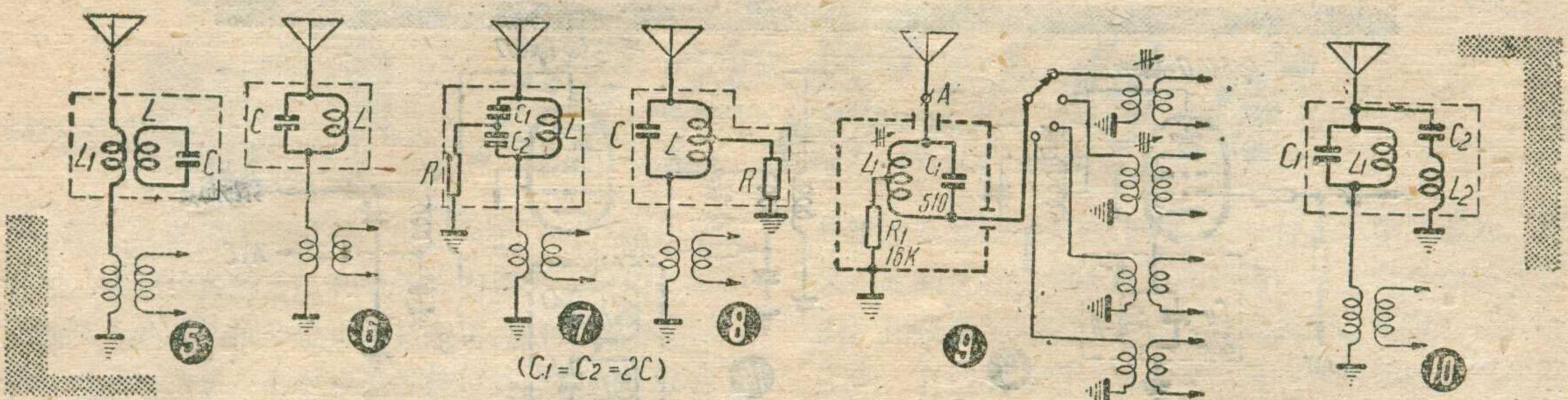

路除了由于 L 和 C 本身的电阻而消耗能量外，附加的损耗主要是由线圈对其他部件和机壳有电磁感应作用，产生诱导电流而形成的。要附加损耗小，最好把线圈放在电路中电位较低的位置，把 L 放在 C 下面更接近地电位，就能够达到这样的目的。自然，实际上附加损耗是不大的，所以 L 和 C 位置如何，影响並不显著，一般也很少注意。

在短波段，混频级前的输入调谐回路所调谐的波段离这些干扰频率很远，容易靠一次调谐的作用就完全免除干扰信号的影响。因此，为了增加短波段的灵敏度，有些收音机就只在中波段时才接入陷波器，如红星的陷波器装置就是如此。

2. 吸收式陷波器 这种陷波器的作用是把天线上干扰信号用谐振回路来吸收，使干扰信号受到抑制。图5就是这种陷波器的电路，其中 LC 是串联的谐振回路，谐振频率是中频（干扰频率），安装时应和调谐回路垂直，防止磁耦合。 LC 的数值也按照上面的公式计算，它的 L/C 比值用得比较小。这种陷波器的效率不比其它形式的高，所以不象通过式以及下面谈到的封闭式那样被大家广泛采用。

3. 封闭式陷波器 这种陷波器是由 LC 并联回路组成（图6）。当干扰信号的频率等于这个回路的谐振频率时，回路呈现出极大的阻抗，不让通过，从而消除了干扰信号。这种并联谐振电路和串联式不同，要选择性好，就要采用较小的 L 和较大的 C ，一般以 $L/C = 0.002 - 0.00002$ 毫亨/微微法比较合适， L/C 比值再小时，回路在谐振时阻抗变得过小，陷波作用的

效率就不高了。

这种陷波器因为 L 小 C 大，附加损耗很小，不妨接在天线线圈的上端。如果把它改接到天线线圈的下端，实际差别也是不大的。



采用合适的 L/C 比值，尽量提高回路的 Q 值，并把 LC 接得靠近天线线圈（但应相互垂直，必要时可加屏蔽），这些都是提高封闭式陷波器效率的有效途径。


有时为了增加封闭式陷波器的效率，也采用图7和图8的电路，其中以图8那样在电感线圈上抽头较为简单。 LC 数值的计算和前面一样， R 的数值最好和干扰频率的阻抗相等（从图中 R 的接点向左看），使它能够很好的吸收干扰频率的电能。一般常用的是10—20千欧。图9就是采用这种电路的苏联“巴契克”牌收音机的有关电路。

4. 封闭式和通过式同时应用 封闭式陷波器的作用是阻止干扰信号通过，而通过式陷波器的作用恰恰相反，是让干扰信号短路。因此把这两种陷波器搭配起来使用（图10），就可以增加陷波效率，把干扰信号强度减至最小。

陷波器除装在天线回路里，也可以装在其它回路里。

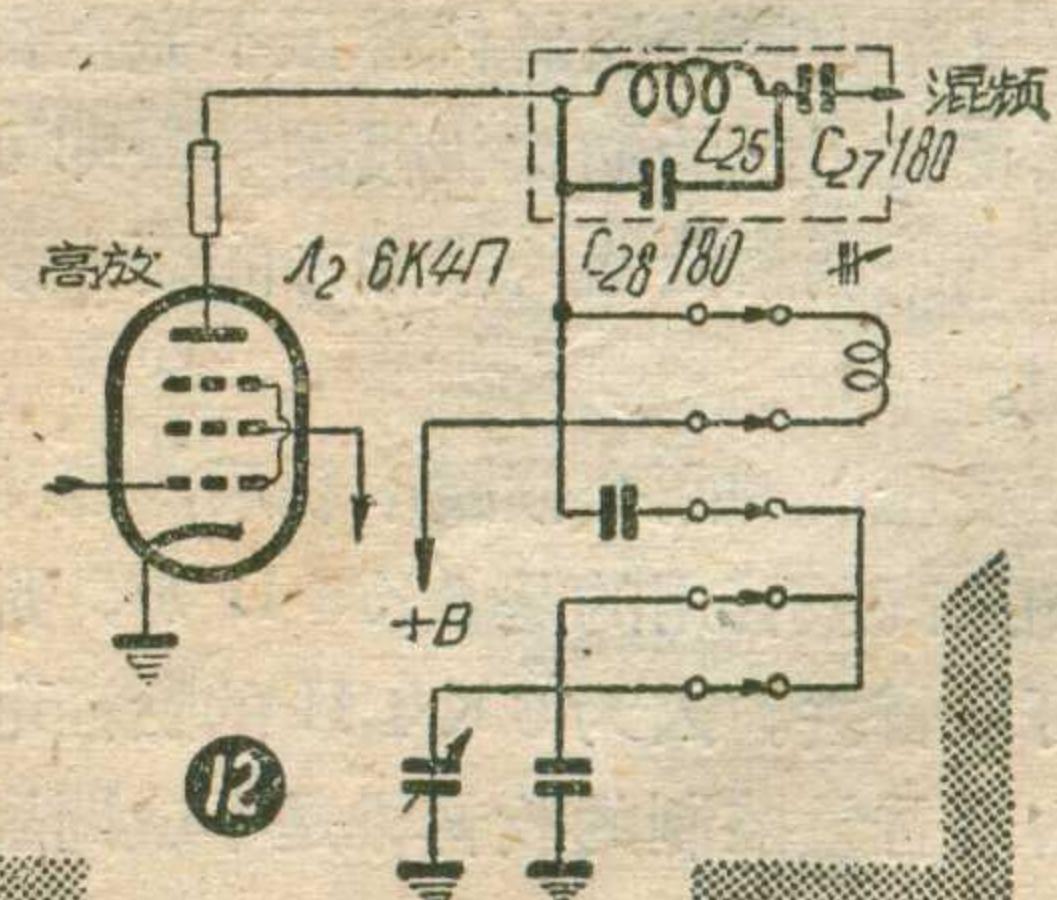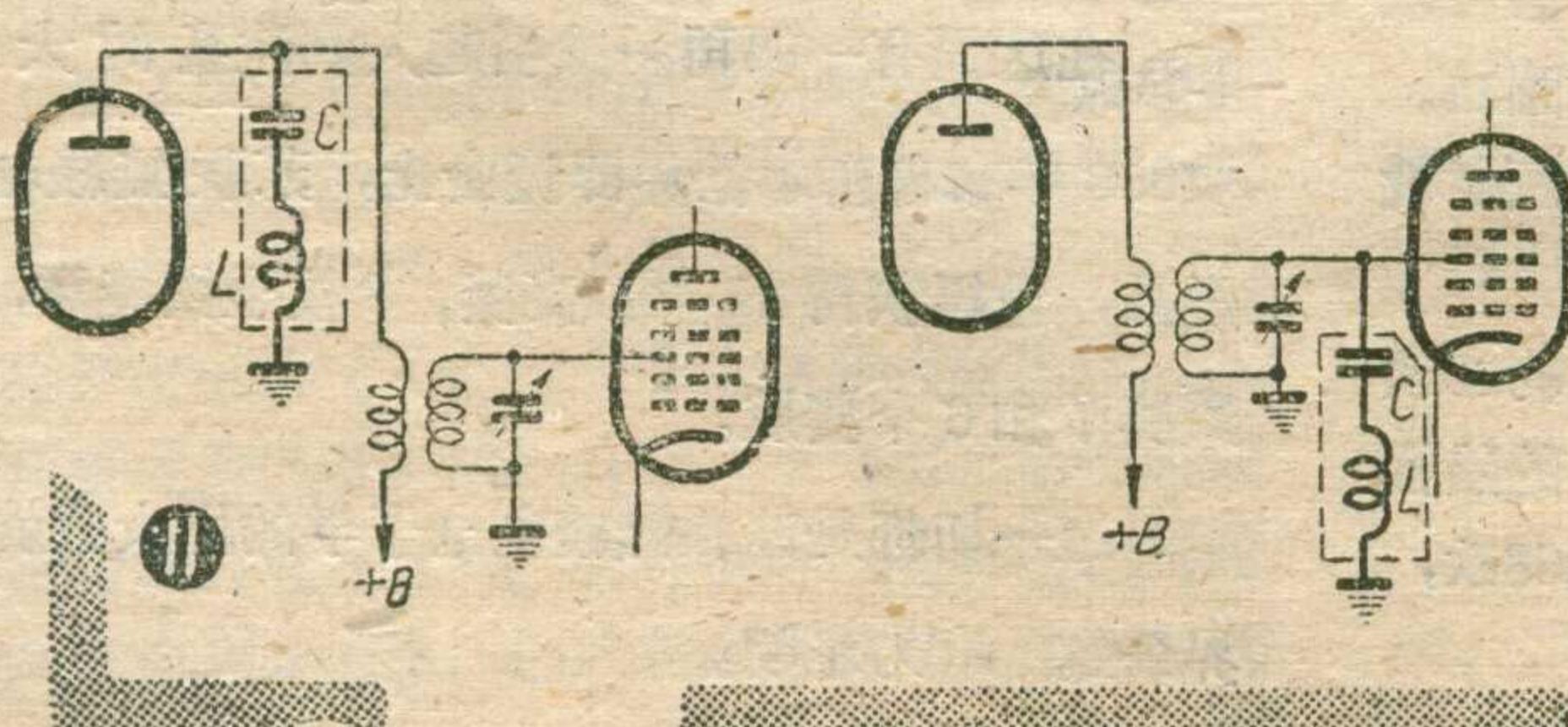1. 装在屏回路和栅回路里的陷波器 有高放级的收音机，陷波器可装在高放级屏回路里，也可装在混频级栅回路里。它的形式和装在天线端的几种一样，例如图11所示，它的优点是天线参数的变动对陷波器没有影响，但随之而来的是陷波器处于高压之下（装



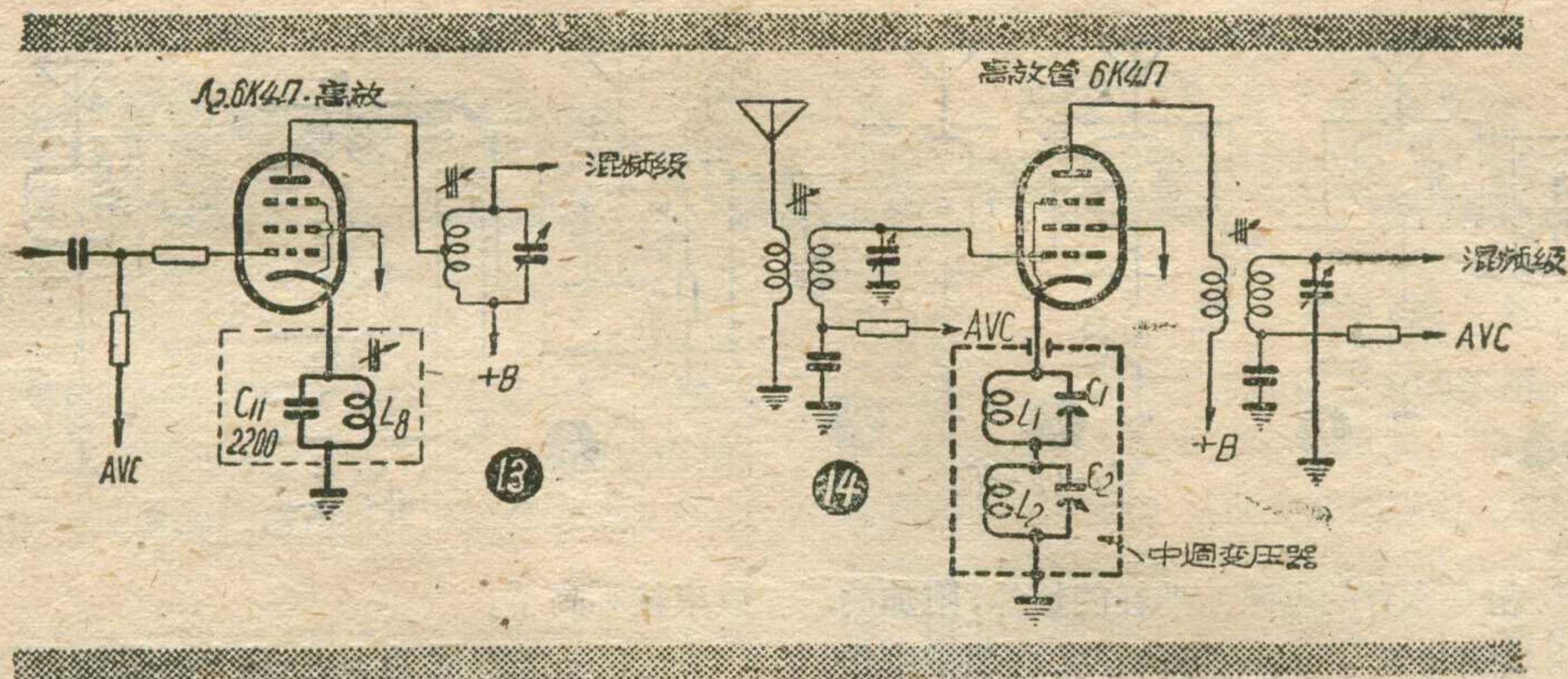

在屏回路里时),而且干扰信号經高放后再在陷波器上濾去,比不上在天綫端进行濾波的效率高。圖12是苏联“联欢节”12灯机里的有关电路,其中 L_{25} 、 C_{38} 就是直接高放管屏極的封閉合陷波器。

2. 利用負回授的陷波器 这种电路有構造簡單, 陷波作用不受天綫影响, 也不影响收音机灵敏度等优点, 作者認為是一种值得推荐的电路。但是这种电路的缺点是只能应用在有高放級的收音机中, 大大限制了它的使用范围。

利用負回授的陷波器, 是以一个並聯的 LC 回路接入高放管陰極电路最为簡單实用, LC 回路諧振于干扰频率, 因此干扰信号通过高放管时, 在回路上产生較大的电压降, 使栅偏压增高, 削弱了高放級对这一频率的增益, 完成陷波作用。

这个 LC 回路应尽可能的提高它的选择性, 使它对不屬於干扰信号的频率影响極小, 这样, 有用信号就不会因負回授而削弱。为了这个目的, 建議采用高 Q 值和 L/C 比值較小的回路。另外, 为了防止 LC 回路和其它另件發生不需要的耦合, 避免引起正回授, 寄生振盪等, 建議在 LC 上加隔离罩。

圖 13 是苏联“留克斯”11 灯机的陷波器电路, 其中 L_8 、 C_{11} 就是产生負回授电压的并联諧振回路, 它的 L/C 比值选得比較小, 并且电感线圈采用了鐵粉芯以提高 Q 值。

負回授陷波电路中的 LC 可以很方便的用中頻变压器代替(用中頻变压器代替虽不完全合适, 但可以用), 只要把变压器的初次級线圈串联即可, 見圖14。但应注意兩個調諧回路的线圈方向要一致, 接反了就不起作用。

中頻变压器的两个线圈串联后, 直流电阻約20欧左右, 如果高放管用的是 6K4II 等, 那末它的陰極电阻还可以省去。因为 6K4II 的陰極电阻是68欧, 对于有自动音量控制的收音机是不成問題的。

(上接第 5 頁)

在展品中, 显示苏联五彩电视成就的展品佔有最特別的地位。这一方面的成就, 是莫斯科城的广大居民和到這裡来的远方客人们所首先熟悉的。

通过电视播送室寬大房間的厚玻璃壁, 观众們可以看到这样的景象: 演員們上演前的化裝准备; 他們在攝象机前的表演; 播送人員的操作等。所有这些影像立刻都在电视机的屏幕上显现出来。

观众們可以比較五彩电视机所复現的顏色与播送室里所看見的顏色, 例如演員身上的花外衣和手里的艳丽花束。應該指出, 苏联的工程师們在这方面获得了不寻常的成就, 他們在电视机的屏幕上, 取得了令人惊奇的, 恰如自然色調的極其細致的色彩变化。


在另一个展览厅的五彩电视机里, 或者在特設的銀幕寬达数米的电视放映厅中, 参觀的人們可以看到电视播送室里正在进行的一切。

看完这些展览厅之后, 人們还想再看看那矗立在进口处的, 偉大的俄罗斯發明家 A. C. 波波夫的高大胸像, 那莫斯科將建立的大电视铁塔模型, 以及那在大型塔尖上的飞行的宇宙火箭。

在这里有一幅再一次引起人們注意的大标語: “1958年布鲁塞尔世界博覽会上, 苏联無線电电子学展品, 曾經获得 25 項最高獎, 8 枚金質獎章, 5 枚銀質獎章和 6 个獎狀。”


这一切都是苏联無線电电子学的偉大成就获得世界公認的有力証明。

防空雷达技术

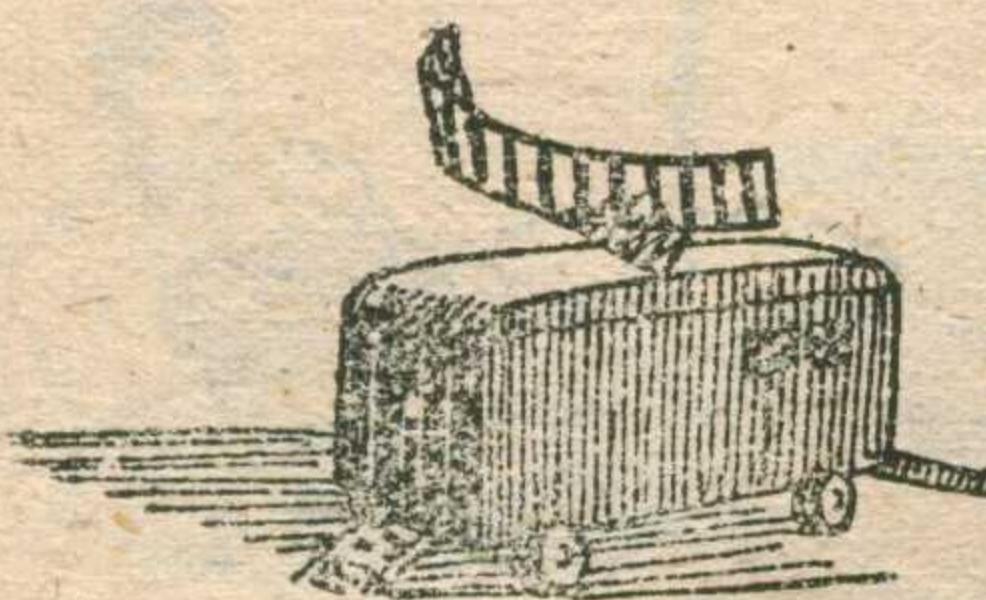

第二次世界大战以后，由于飞机飞行速度和高度增加，空中攻击的方法和破坏能力也大大增加，因而在国防上的防空措施也更加复杂了。应付这样的情况，除了提高歼击机及高射炮的性能以外，现在已经有了象地一空导弹这样的自动化高射武器。但是除此以外，在现代防空技术中，更重要的还是雷达技术的应用。利用它来警戒空中来襲的敌人，引导歼击机和控制高射炮火迎击敌人，还可以制导对空导弹来反击敌人。

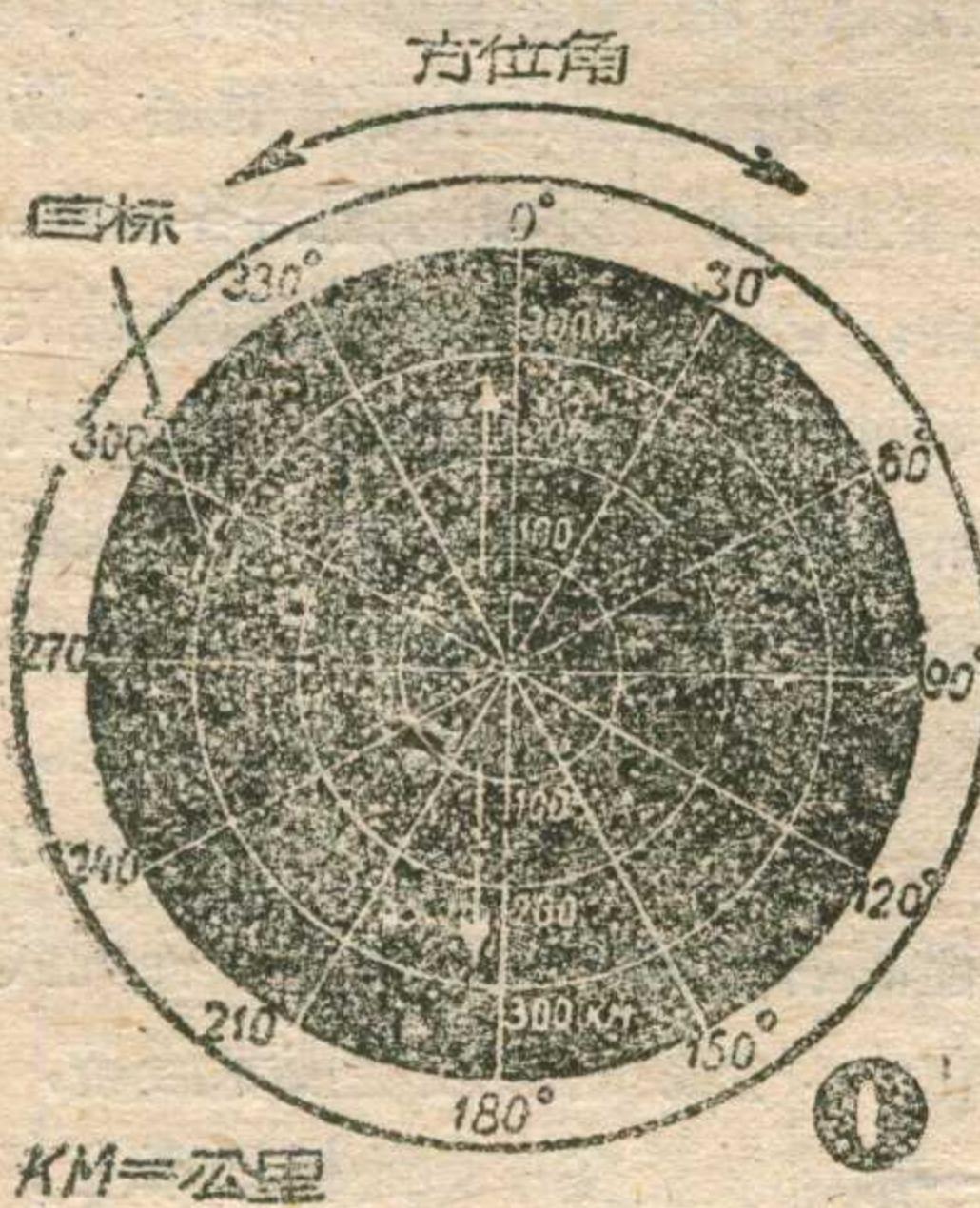警戒雷达站 要想能更早地和在較远地区以外發覺敌人的空中来襲，一般是依靠警戒雷达。这种雷达



可以在四、五百公里以外察覺敌机。按距离計算这种雷达的功能看来是不算小了，但是由于现代飞行武器的速度高，按時間計算却是不算大的，因此这种雷达一般是設置在靠近国境線、

海岸線或战線的前沿。警戒雷达的显示器象电视接收机或示波器那样，也是利用电子射綫管。从空中目标反射回来的信号在显示器的螢光屏上呈现出光标(圖1)。观察光标便能很容易地确定出敌机与地面防护目标的相对位置，以及自己的歼击机对敌机的位置。各警戒雷达站觀測到的数据由無綫电或無綫电中繼綫傳送給防空指揮部。警戒雷达站可以是固定式的，有的是移动式的裝在机动车上。

引导歼击机雷达 在警戒雷达站發現敌机后，歼击机按照警戒雷达所供給的目标方向飞去，很快地进入引导雷达站的觀察区内。引导雷达站的觀察距离較小，約 200 至 300 公里，但确定敌机以及自己歼击机的高度、方位和距离等的精确度比警戒雷达站高。引


导雷达具有兩付天綫(圖2)。一付是水平放置的，用来确定到目标間的方位角和距离；另一付是傾斜放置的，用来精确地确定目标飞行的高度。兩付天綫同时工作。有些引导雷达确定高度是用單独裝置的雷达測高計，这种測高計單独具有發射、接收和显示設備。引导雷达根据敌机飞行方向和速度，很快地編制出自己飞机应采取的航線指令，用無綫电傳送給自己歼击机(圖3)。

引导雷达有时也兼作警戒雷达用。


歼击机上的雷达设备 现代歼击机上除了裝有通信用的無綫电設備外，还裝有不同用途的雷达設備：識別設備，無綫电測距仪、瞄准雷达、护尾雷达、無綫电測高計以及其他無綫电导航和降落設備等。

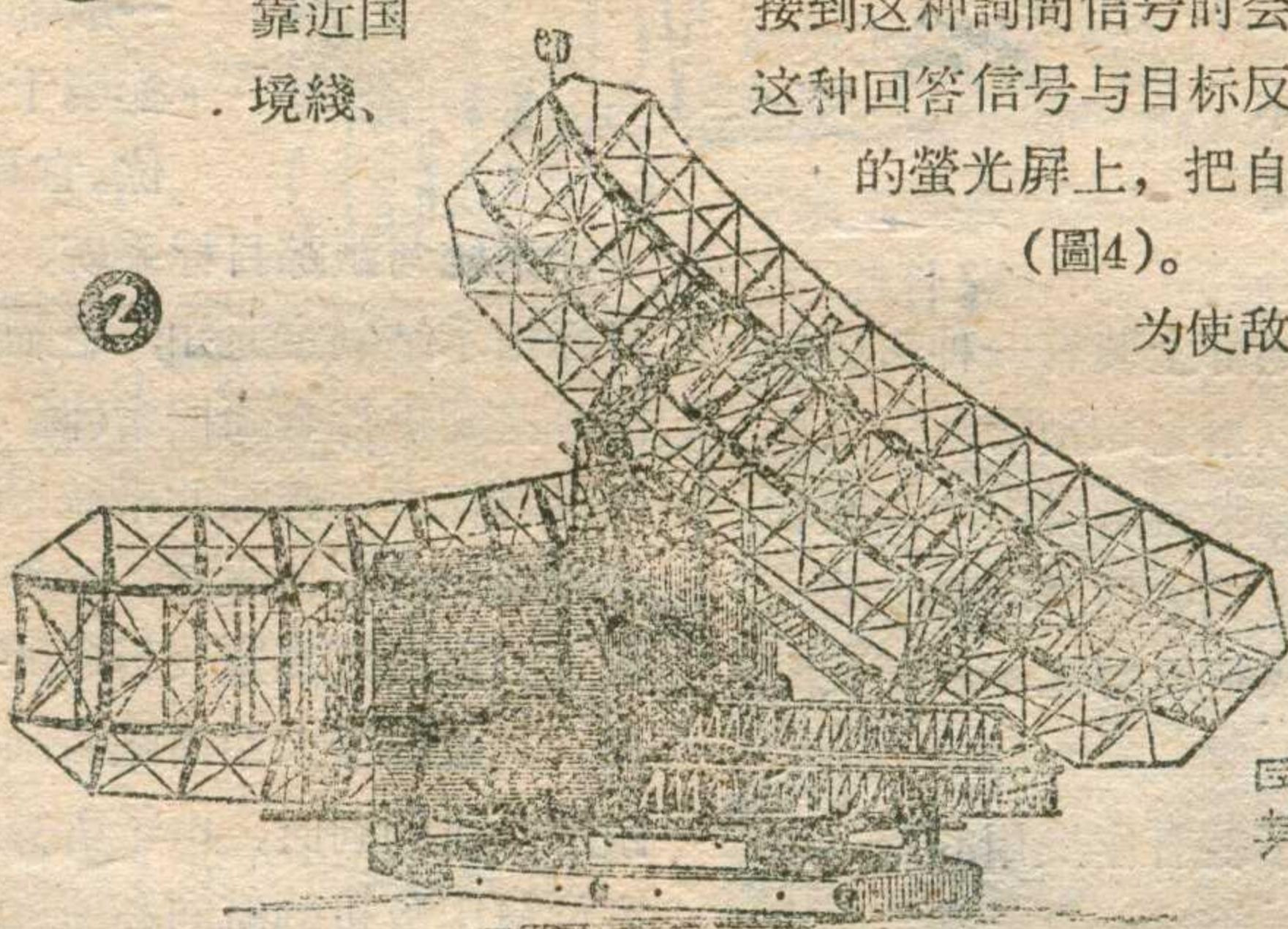
1. 識別設備 这是一种專供地面雷达对自己和敌人有所区别的设备，大家可以说，呈現在警戒雷达或引导雷达螢光屏上的目标反射信号是不能区别出这一目标到底是自己的还是敌人的。因此在自己飞机上設置有一种特殊仪器，事实上是一套微型的無綫电收發信机。在每个地面的警戒或引导雷达站上也裝有一套这样的收發信机。地面雷达站在“捕捉”到一个目标时，雷达也对目标發出一种詢問信号，自己的飞机在接到这种詢問信号时会自动地發出短暫的回答信号。这种回答信号与目标反射信号一起呈現在地面雷达站的螢光屏上，把自己飞机和别人飞机区別开来(圖4)。

为使敌人不能利用假的信号来冒充自己飞机，这种回答信号所采用的脉冲电波，它的数量和持續時間是由預先編好的电碼組成，而且是經常週期变化着的。



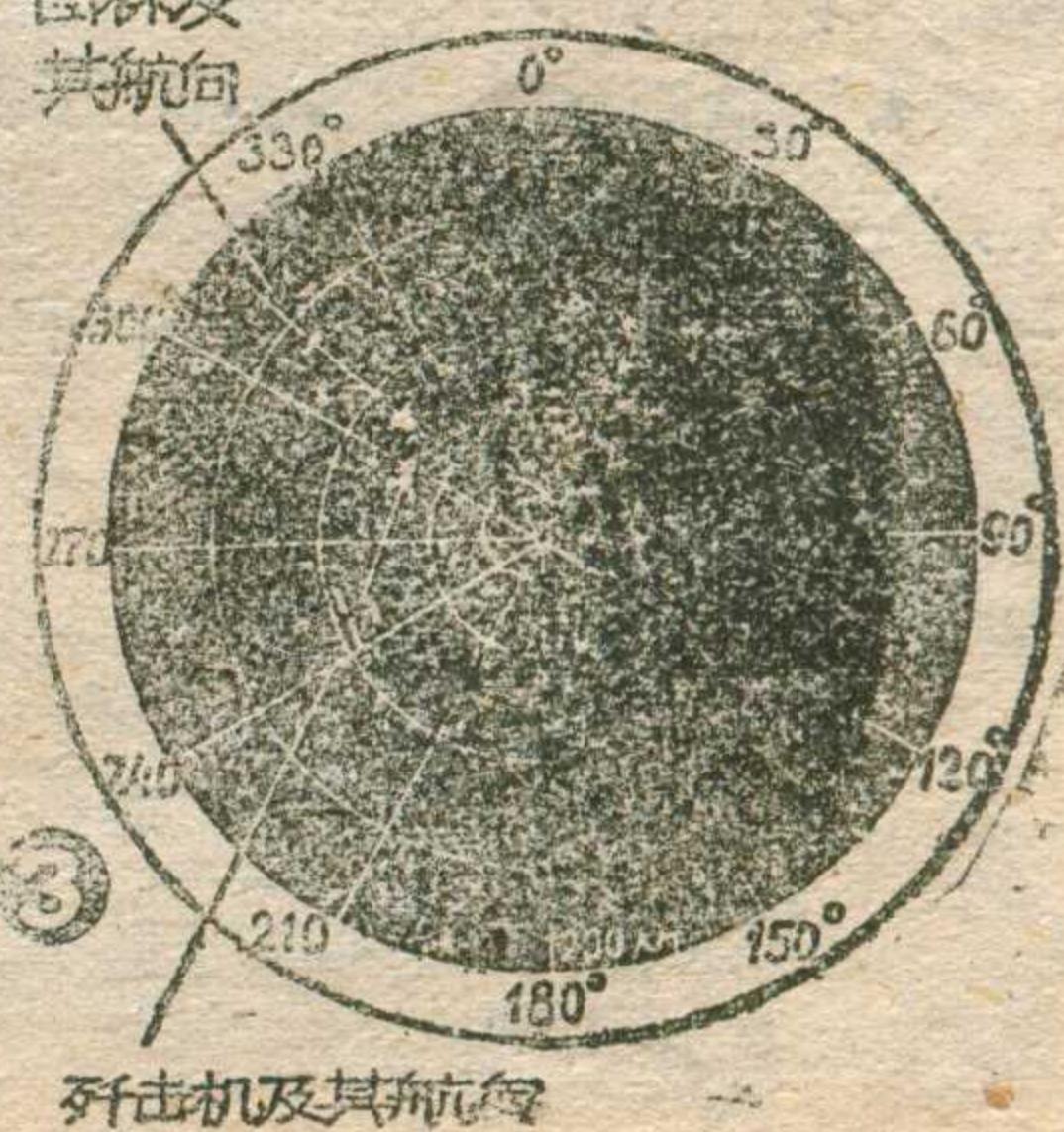2. 無綫电測距仪和瞄准雷达 为控制射击炮火的准确，在歼击机的光学瞄准环上还裝有小型的無綫电測距仪、距測仪發射出的波束很尖銳，并



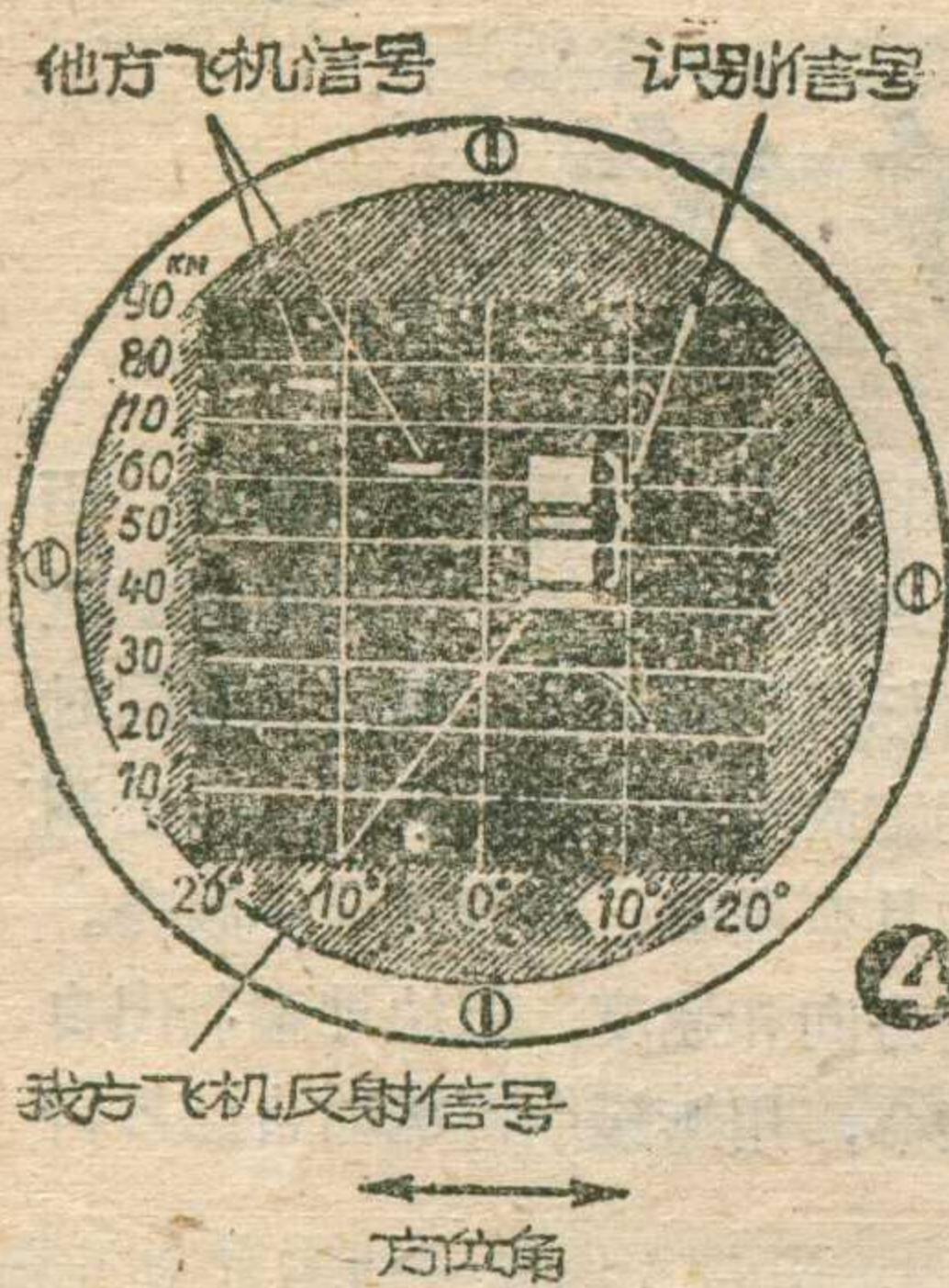


且与光学瞄准环的視線一致。它的显示器裝設在机艙內的仪表盤上，飛行員用光学瞄准环瞄准敌机时，测距仪也自动的确定出与敌机間的距离和适宜于开炮攻击的時間。

但在夜間或能見度很差的条件下，光学瞄准器往往失去效用。这时

歼击机發揮作用要靠机上裝置的瞄准雷达。和無綫电測距仪有所不同，瞄准雷达有两个用途：它一方面保証当歼击机飞向目标的方向途中，自动地进行搜索和監視目标；在捉住目标进行攻击时，精确地定出目标的方位座标。搜索目标是由这具雷达在两个平面的束射偏轉来实现的。它在歼击机飞向目标的途中，向前方的空间进行連續的扫掠(圖5)，扫掠的范围为扇形几十度。显然，有了这种装备可使对地面引导雷达站在精确度上的要求減低一些，同时保証飛行員在能見条件恶劣的情况下进行对敌搜索。瞄准雷达的有效距离大約是15—30公里。它測定出的数据經過本身的計算裝置可以自动算出射击时必要的条件。

3.“护尾”雷达 歼击机的尾部上裝有一种雷达接收设备。它是用来使飛行員可以察覺和預防敌机从尾部接近前来襲击的，它可以察覺敌机所發出的瞄准和攻击的雷达信号，这些信号經過放大后推動机上的光和声音信号设备發生作用，使飛行員警覺，以便及时地改变航向脱离对方追踪。

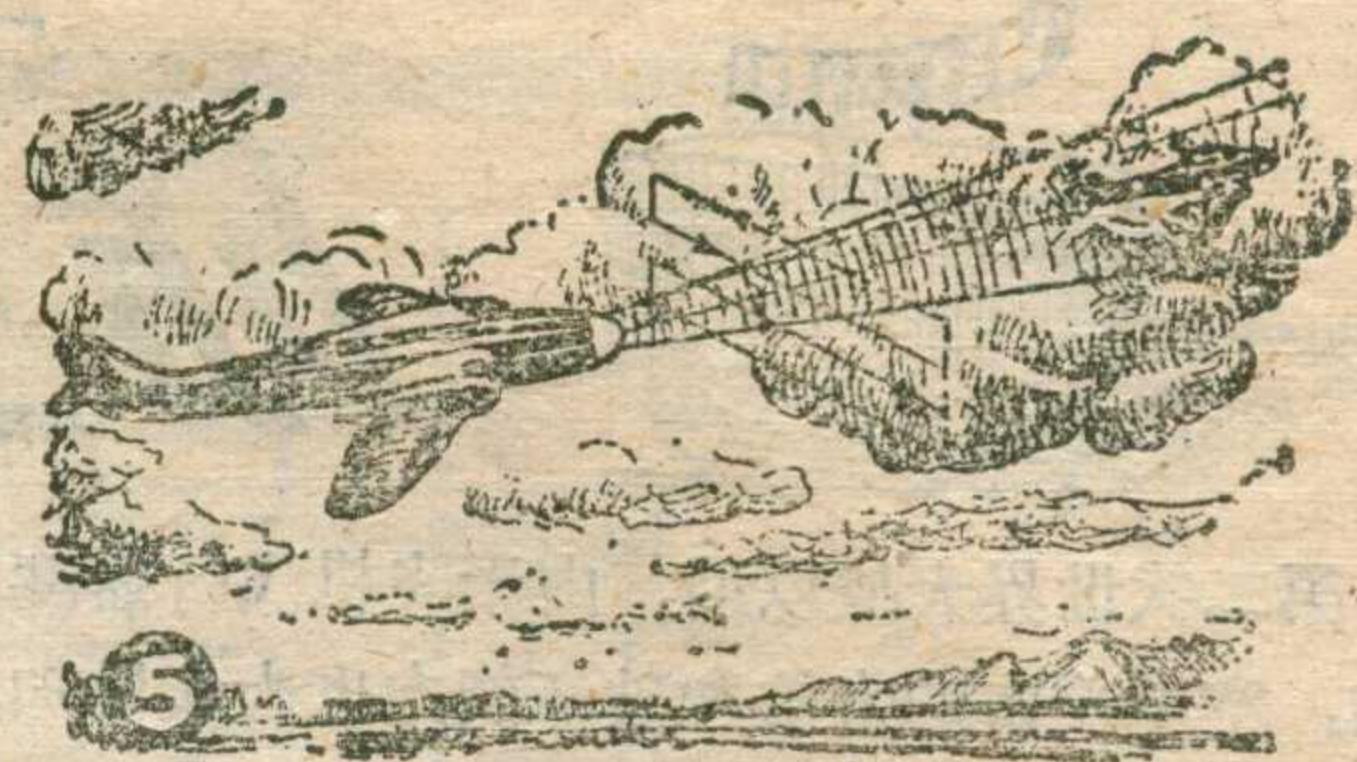4. 雷达測高計 歼击机除了裝有作战用的雷达以外，还裝有导航用的雷达设备，雷达測高計是其中之一，它是供飞机在盲目飞行中可以测出飞机对地面的




确实高度，是利用飞机本身裝設的雷达設備发出的脉冲電波从地面或海面反射回来所需的时间計算出来的。雷达測高計的發射和接收天綫是裝設在飞机兩翼(圖6)，在高空中測高誤差不超过几十公尺。

除了雷达測高計以外，歼击机上一般还裝有其他导航和盲目降落设备。

高射炮用雷达 現代高射炮兵也裝备着各种型式的雷达设备，有的是指示目标的，有的專供瞄准使用。

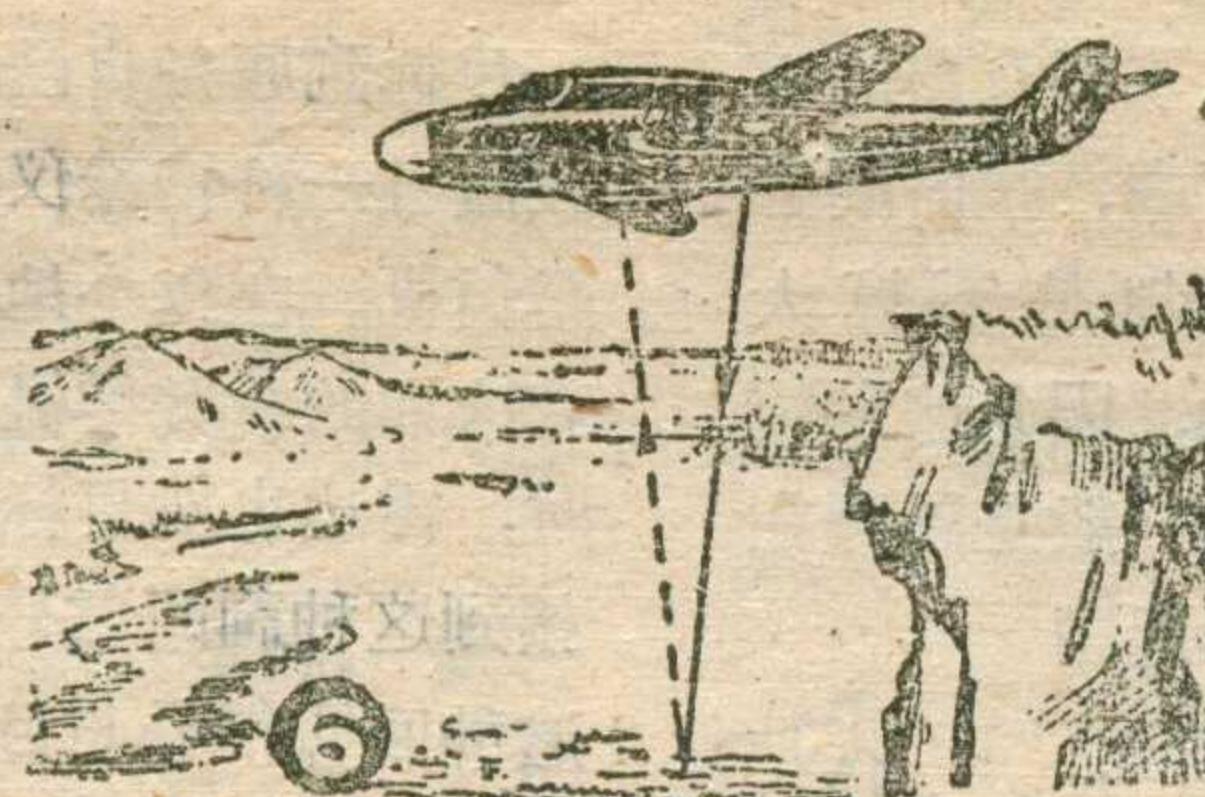
1. 目标指示雷达 这种雷达担任指示高射炮火防护区以内的空中情况，并把目标指示和分配給各炮位。这种雷达不需晝夜值勤；它可以在获得警戒雷达站关于目标接近的通知以后时开始工作。这个雷达站的內部組織結構，很多地方与警戒雷达站或引导雷达站相似，只是有效范围較小，約150—200公里。



2. 炮瞄雷达 大口径和中口径高射炮的瞄准雷达是一种現代化十分复杂的無綫电技术设备，一般都裝設在單独的机动车上，配属于每一个高射炮兵战斗單位。它具有两个工作系統，即搜索目标系統与跟踪目标系統，目标的大概方位座标是由目标指示站确定通知，炮瞄雷达根据指示方位在这一部分空間进行全面搜索(圖7)。發現目标后工作即轉入对目标进行跟踪的系統，用自动、半自动或手动的方法来确定目标的座标。这种雷达的精确度極高，确定数十公里以外高速飞行中的目标座标誤差不超过20公尺，其跟踪最大距离隨着高射炮射程远近而不同。在跟踪敌机的同时，电子計算设备能够根据測到的目标方位算出敌机的航向和速度，使高射火炮自動地瞄向目标。在小口径炮上使用炮瞄雷达有效測程較小，所以發射、接收机件和天綫系統的結構也比較簡單，一般都是附裝在高射炮身上的。

另外对空探照灯也裝有这样瞄准雷达，是和探照灯裝在一起的，还可以自动跟踪目标。一般在开灯照射以前，先用雷达搜索，捉到目标以后才开灯照射，这样可以隐蔽自己，不致將自己暴露給敌人。

(下轉第25頁)

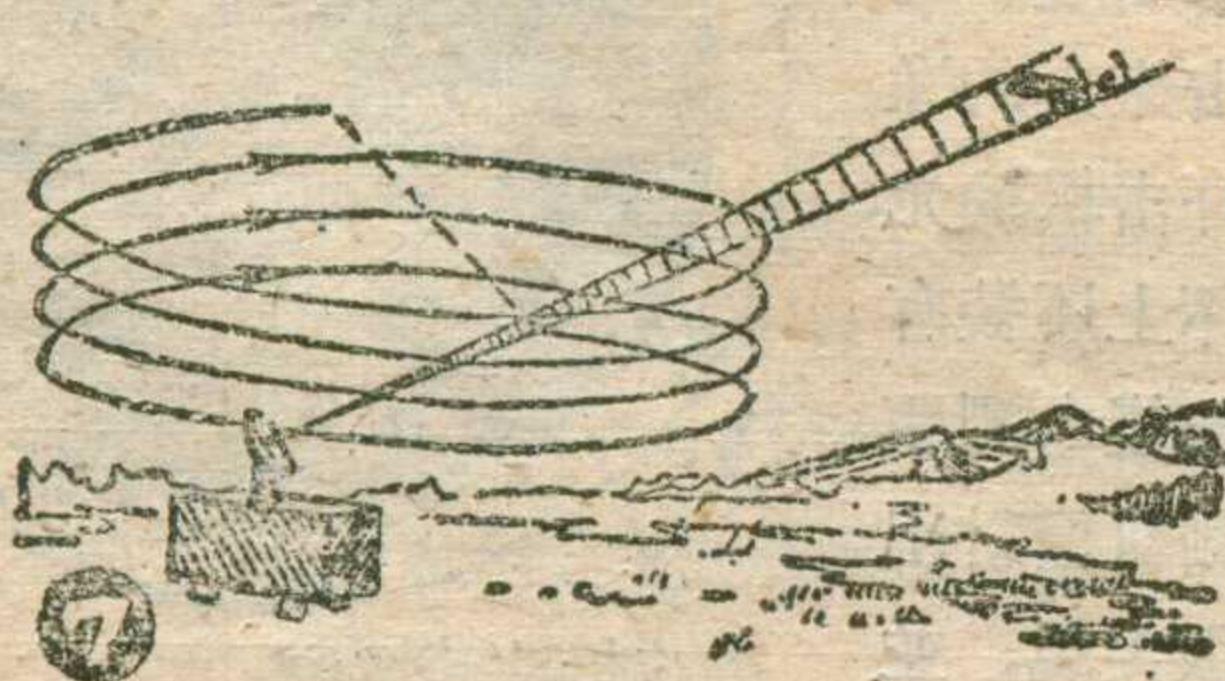

六通道音频谐振式

直型连环设备

(續)

陶考德



接收设备零件說明

所有零件最好尽量采用小型化或超小型化的零件，数据已詳圖 7。其中 L_1 是高頻鐵粉芯線圈（华北厂的磁性瓷不适用），鐵粉芯直徑約 6—10 公厘（編者按：高頻鐵粉芯不易买到，可以取消不用，把 C_1 改为华北厂 4.5—20 微微法的磁介半調整电容器，效果相仿），線圈管直徑約 12 公厘，用中規 0.315—0.5 号（英規 30—25 号）漆包線繞 15 圈，中心抽头，各圈間隔 2 根導線的直徑，繞好后塗上絕緣清漆固定在线圈筒上。 L_2 用英規 38 号漆包線在 2 兆歐電阻上約繞 80 圈，其中 10 来圈繞得很稀，70 圈密繞。低頻扼流圈 L_3 用坡莫合金的鐵芯，截面積 5×5 平方公厘，在賽璐珞膠成的線圈框上用英規 48 号漆包線繞一個 4000 欧的線圈，如自制困難，也可用 68 千歐的電阻代替。使用 1P35 时， C_1 容量不宜大于 5 微微法，有时甚至可以取消； C_1 也可以自制：剪 20 公厘長塑料電線一

易在簧片接點間引起火花。電阻 R_{10} 的阻值最好使簧片振动时，中繼繼电器能获得 2 倍于最小的工作电流。

为了輕巧，甲电可用鋼筆电池，乙电可由 67.5 伏的迭層电池中（內裝 3 条 22.5 伏电池）拆取 2 条串联使用。当甲电消耗到 1.2 伏或乙电电压降低到 32 伏时，即需更换，以免控制失灵。

接收机安装与校验

所有零件裝在一塊絕緣板上，板下配一个“輕木”（航空木材）小盒，电子管、繼电器等裝在底板上，其它如电阻、电容器等裝在底板下。电阻、电容器、超小型电子管以及繼电器等的線头，都鉗接于固定在底板上的鉤釘上。各鉤釘的位置以及相互間的距離要根据零件大小事先妥加計劃，一次鉤好，免得位置不合适，临时改动就麻煩了。对于零件排列，要求接線短、紧凑，圖 8—10 供参考。

照片（圖 9）中比圖 7 多了一只花生管，这只电子管的作用与本文无关，不另說明。另外照片中 Ry_2 后的是 C_1 ，因圖中已改为固定电容器，可讓出地位裝 L_3 。

超小型电子管的安装是平貼在底板上的，可先在底板上打兩個小孔，用線穿入后把电子管縛緊。安装时要注意管脚引出線不能太短，否则鉗接时易使电子管漏气或玻泡碎裂。

机件裝好后，接通电源，用耳机並联在 Ry_1 的兩端，如工作良好，能听到强烈的“沙沙”声，否則應檢

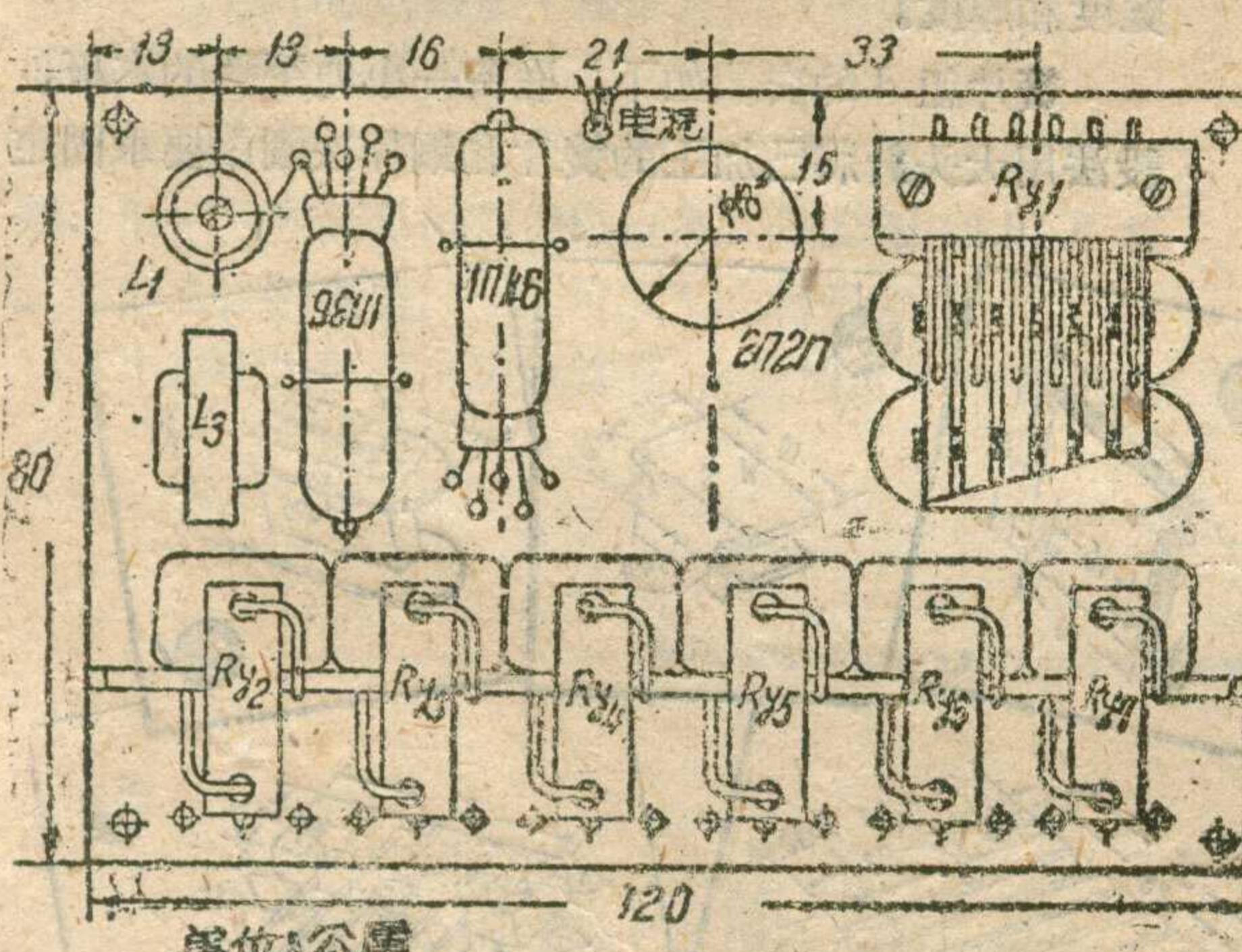


圖 8

段，外面用 0.56 号（英規 24 号）左右的漆包線密繞 10—20 圈即成。 C_3 容量增加，超再生振盪容易，但灵敏度降低。 C_4 太小时不易振盪，太大又易哨叫。 C_2 制法同 C_1 ，容量小时，天綫可增長到 1 公尺。

C_x 的容量决定于簧片的自然諧振頻率。目的是要求它和 Ry_1 的線圈电感配合，使簧片产生最强烈的振动。可用 0.005—0.03 微法的电容器逐个試驗，仔細觀察中間兩片簧片的振幅直到最大为止，当然这个工作要發射机配合进行。

C_{11} 增大时，中繼繼电器吸力增强，但太大时反

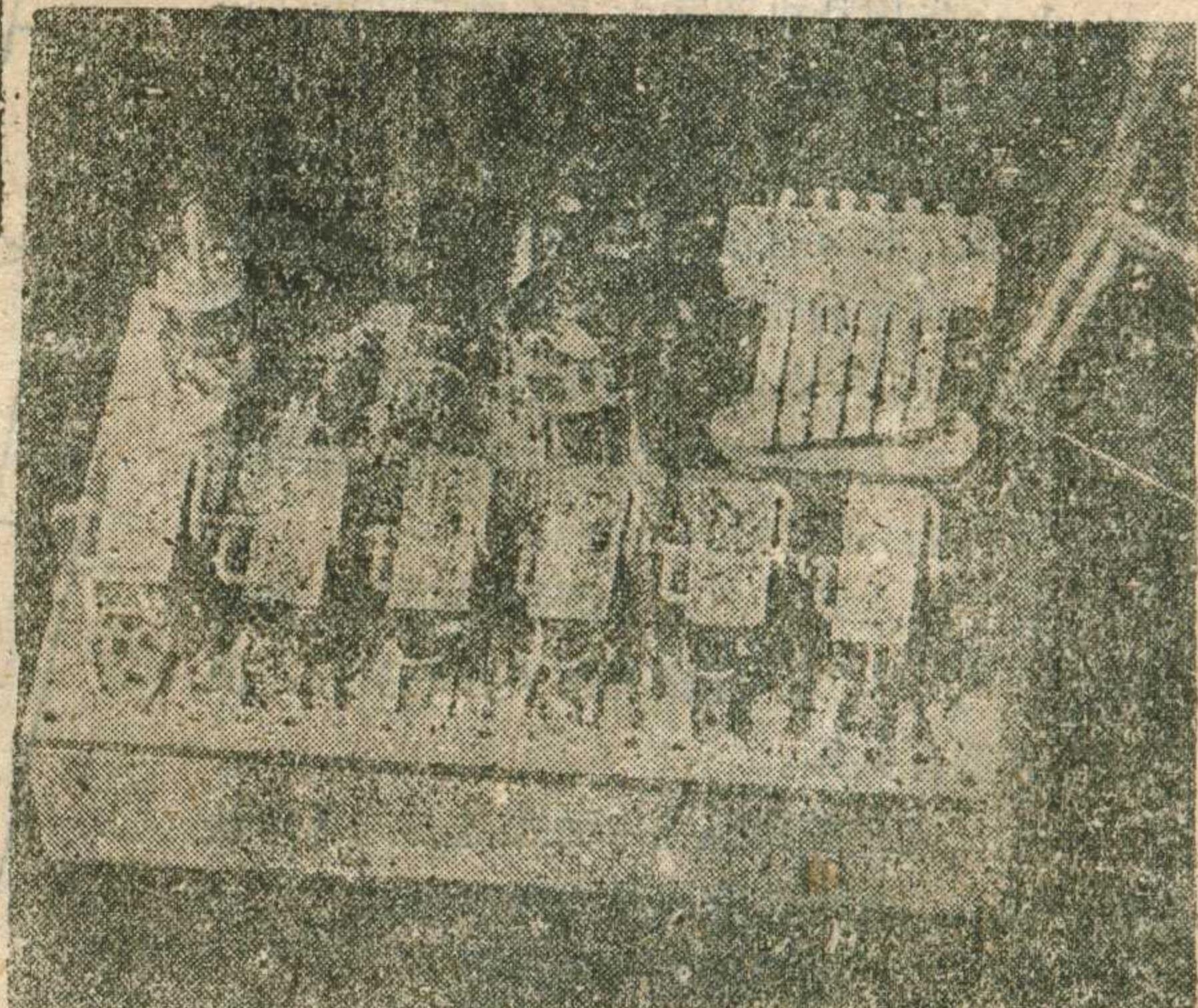


圖 9

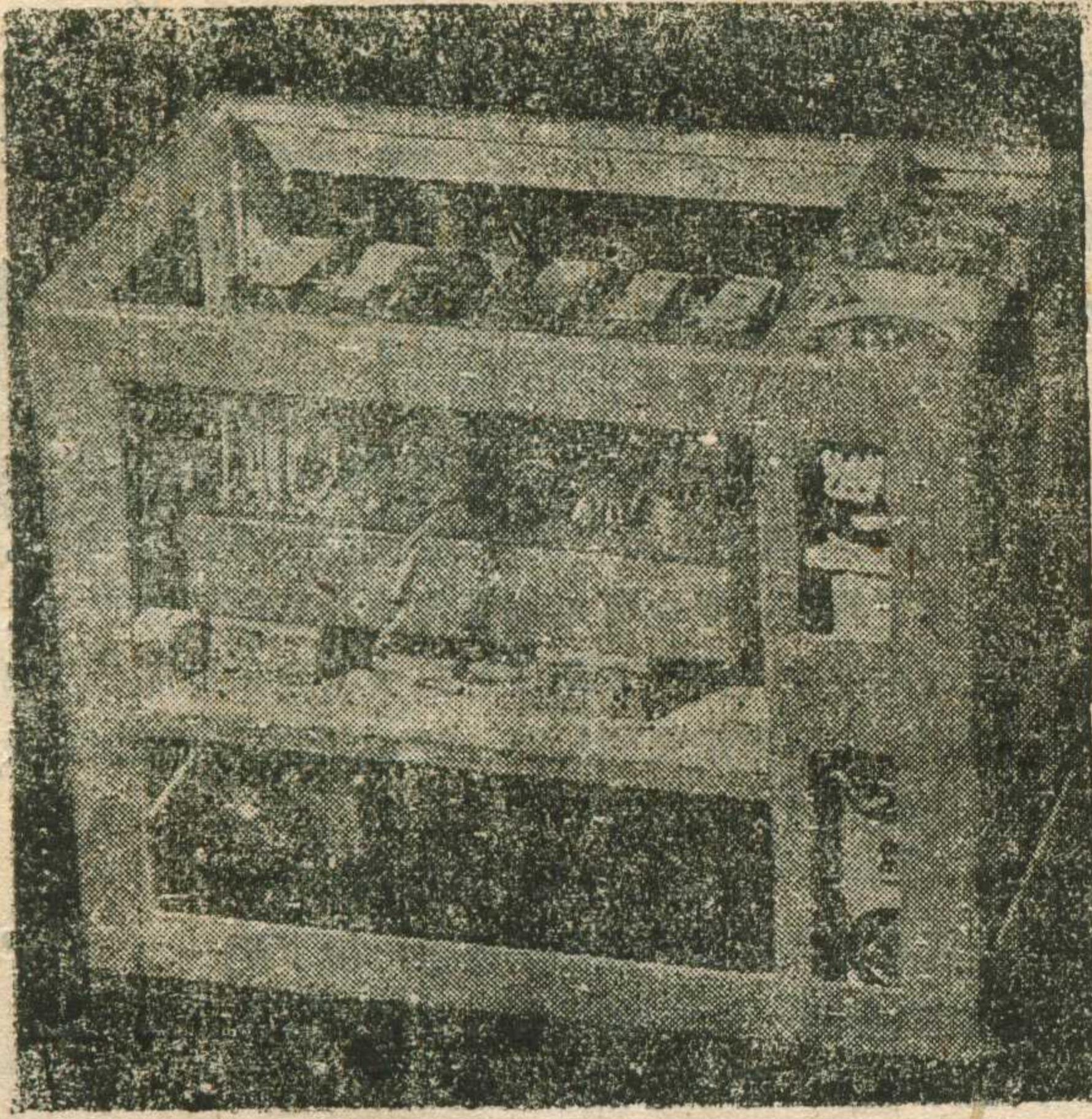


圖 10

查 V_1 級是否良好，方法是：

1. 取下 V_2 、 V_3 ，把耳机並联于 R_3 兩端，听有没有較輕微的沙沙声。也可用电流表接入 V_1 屏路，屏流讀数在0.5毫安以下是正常，超过0.5毫安至2毫安或2毫安以上， V_1 不起超再生振盪，应再検查線路有無接錯。

2. 其它如另件排列不当，佈綫太長，特別是柵路接綫太長，綫圈管、絕緣清漆質量太劣，底板高頻漏電等等，也都有可能使 V_1 級不起超再生振盪。

3. 当乙电用45伏时，乙电正常工作电流約5毫安多，收到信号后降低到2.5—3毫安，中繼繼电器电流約3毫安，共約5.5—6毫安。

收发信机的調整

1. 先用耳机並联于 Ry_1 兩端收听，应有强烈的沙沙声。

2. 把發射机放于3公尺以外，拔去天綫后开机，緩旋接收机 L_1 的鉄粉芯或發射机的 C_5 ，当收發信机頻率一致时，沙沙声消失；如發射机未裝 S_7 ，会听到很强的汽船声。

3. 按下操纵盒上的一个按钮，就听到一个单纯响亮的“呜——”声。

4. 除去耳机，逐个調整操縱盒上的電位器 (R_1-R_6)，仔細觀察 Ry_1 的簧片，使對應的簧片共振。

5. 檢查並調整各中繼繼電器的各啞鐵(P_2-P_7)，使相應簧片諧振時閉合。

繼电器制作与調整

諧振繼电器 Ry_1 的構造如圖11。兩組由

薄片疊成的鐵芯 a 和一塊磁鋼 b 構成一 U 形磁路，a 上各套一繞有綫圈的綫圈框 c，簧片組 d 和 U 形磁芯構成磁回路，但它們之間留有約 1 公厘寬的間隙。有信号輸入時，簧片振動，等到輸入音頻與簧片本身的自然諧振頻率一致時，振幅最大，可達 2 公厘。裝在 d 上的是接點組 e，各接點頂端對應於簧片上的銀接點，兩接點間各保持一個極小的間隙。當某一簧片共振時，便周期性地與相應的接點接觸，接通一個中繼繼电器的電路。

簧片的自然頻率是固定不变的，頻率高低决定于簧片的長度、寬度、厚度、彈性模數（材料性質）以及集中負荷（接点重量）。簧片長度增加，頻率降低。簧片頻率約 200—400 周，最高和最低頻率不宜超出一个“八度”，就是說最高頻率不宜大于最低頻率的 2 倍，否則 2 個頻率成倍数的簧片將同时共振。

圖中 a 最好用高導磁率的坡莫合金片或硅鋼片迭成，不得意時也可用軟鐵塊。b 是磁鋼，可由舊喇叭磁鋼上切下一小塊，磨光後充磁。c 是線圈框，共 2 個，各用英規 47 號漆包線繞 4000 欧，繞好後串聯起來，串聯時注意極性，不要接反了。簧片組 d 比較難制，要求既能導磁又富彈性，過硬過軟都不相宜。據說有一種自動電話撥號盤里的發條，恰巧具有圖上的寬度和厚度。

簧片組 d 的安裝如下：準備一小塊平整的木板，設法用大頭針將已加工的簧片和銅片按圖中要求固定

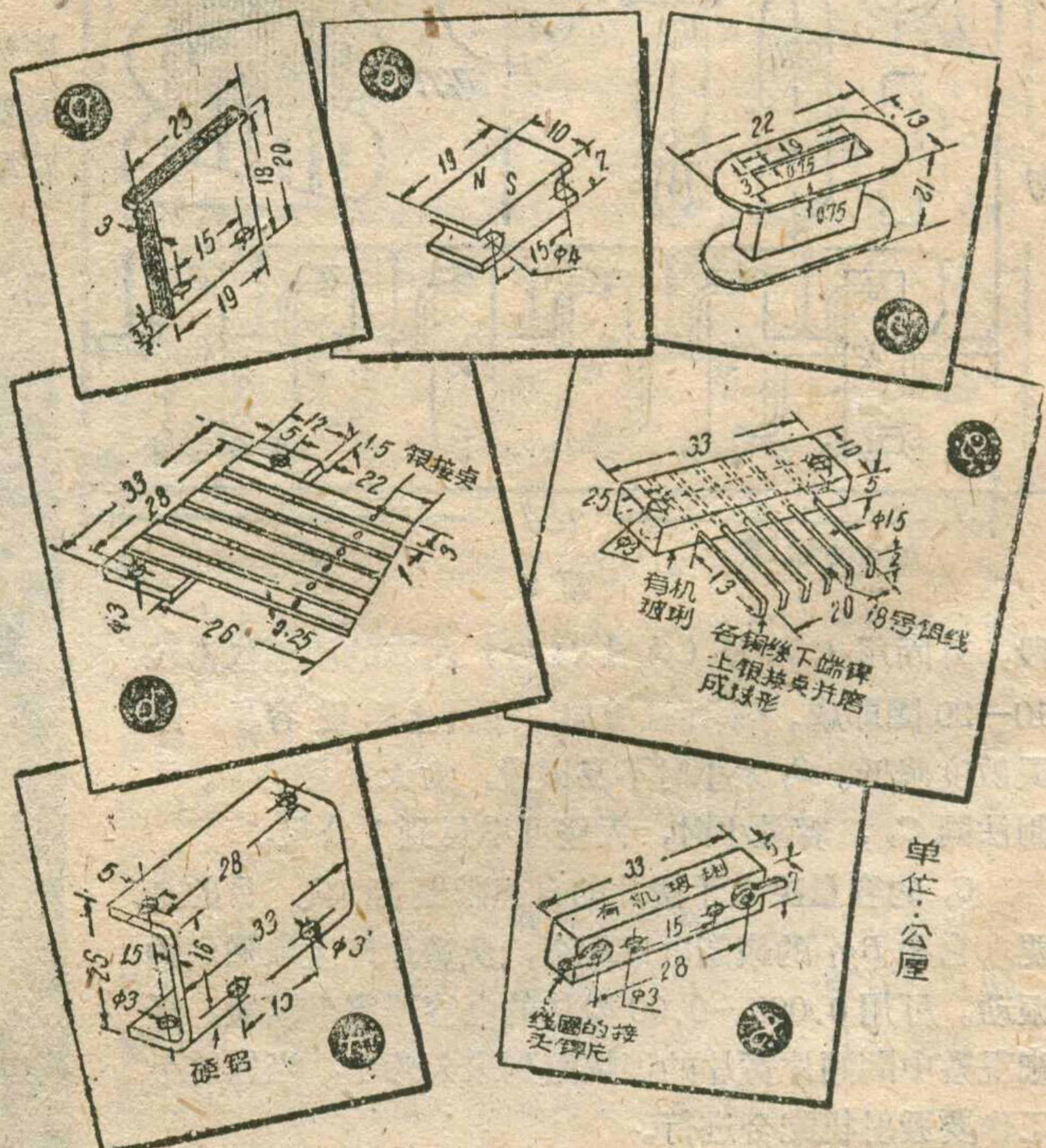


圖 11

在木板上，然后塗上鉛皮匠用的鋸劑，用很燙的烙鐵把簧片與銅片一次鋸牢，再用清水洗淨，以防腐蝕。銀接點直徑 1.5 公厘，可向首飾店買一小段，截取極薄的一片鋸上（注意不能太厚，否則簧片不按正弦形振動，這是不利的）。最後再在簧片上鍍銀防銹。


圖 12 是裝配後的機械圖。

裝配時要注意各簧片與極面 a 以及與 d 組各接點間的間隙。圖中雖已註明，但主要還由試驗決定。簧片與極面間雖說間隙愈小愈靈敏，但要防止振動時與極面接觸，防止在強信號下，引起相鄰簧片的振動。d 組接點與簧片間的間隙大小，將影響兩者間的“等效電阻”。可在中繼繼電器電路內串聯一只電流表，開啓發射機後，增減間隙，直到電流表讀數最大。

六個簧片的自然諧振頻率要均勻地分配在一個八度間，可用小什錦銼逐個修正接點（集中負荷），從而調整各簧片的頻率。

上面介紹的諧振繼電器比較講究，效果靈敏可靠，但採用較簡單的諧振繼電器，例如圖 13 用耳機改裝的諧振繼電器，同樣可以工作得很好。

中繼繼電器要求靈敏度高，要選用良好的鐵芯材

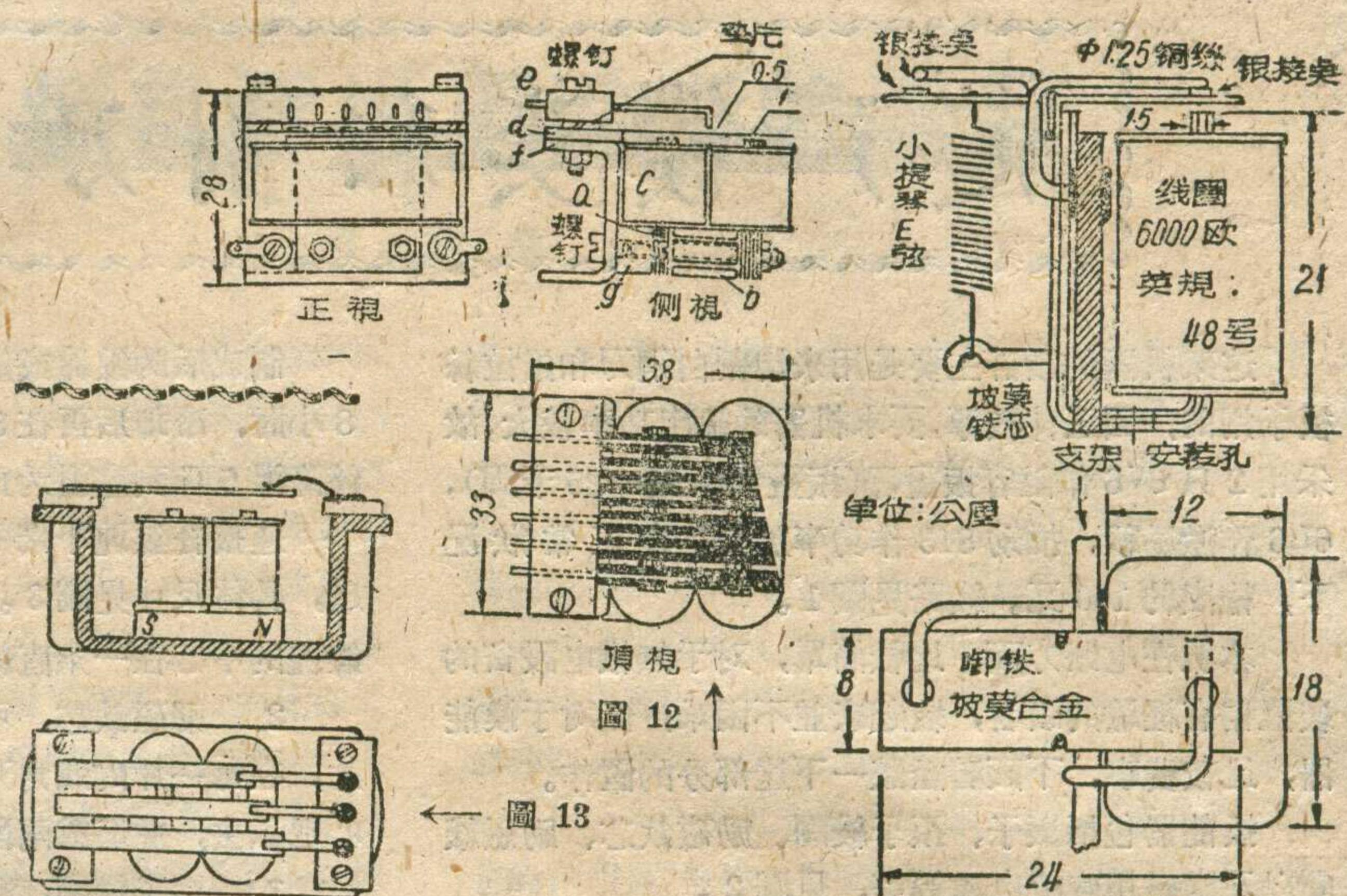

料，線圈直流電阻至少要在 4000 欧以上，圖 14 是裝配好的外形圖，詳細制作方法見“無線電”1957 年第 3 期拙作。

把中繼繼電器上腳鐵與接點構成的開關，接到要控制的機件的電路里，以完成操縱模型的工作，這些“制動機構”及其線路，將隨各種模型的要求設計。本文不再贅述。

（上一期本文第 7 圖中 C_{11} 負端應加接地線； V_1 、 V_2 灯絲無中心抽頭，兩燈腳一接地，一接 $A+$ ；電阻 R_4 、 R_5 、 R_6 、 R_9 可改用 $\frac{1}{4}$ 瓦，以縮小體積； C_1 下端和 L_1 、 C_3 的接點相接。）

喇叭音圈電壓的簡單計算

計算喇叭音圈電壓時，一般運用

$$E = \sqrt{P \times Z}$$

的公式，這個式子要開方，比較麻煩，倒不如改用下面的式子：

$$E = \frac{P + Z}{2}$$

用起來就非常方便了。

這個式子僅限使用計算市售喇叭所需的電壓。它的精確度，可以從下面的表中看出，對於一般喇叭的

計算，已够正確。

喇叭 功率 P (瓦)	音圈 阻抗 Z (歐)	音圈電壓(伏)		$A-B$ 电压 的差数 (伏)
		按 $E = \frac{P+Z}{2}$ 算得的 (A)	按 $E = \sqrt{P \times Z}$ 算得的 (B)	
3	3	3	3	0
3	6	4.5	4.2426	0.2574
10	8	9	8.9442	0.0558
15	8	11.5	10.9544	0.5456
15	16	15.5	15.4919	0.0081
25	16	20.5	20	0.5000

(周明椿)

超声锯头和割刀

范辛風

这架机器的設計主要是用来切割白鋼刀和鑽拉絲模子用的，因工件較厚，要求机器的輸出功率較大，故采用2只6V6作阻容振盪器（振盪頻率23—25千周），6L6作激励級，推動813作功率放大。在正常狀況下，輸出約100瓦。線路見圖1。

本机在电路方面，比較簡單，对于無綫电設備的裝置稍有經驗的讀者，裝起来並不困难，但对于換能器，比較費事，下面着重談一下这部分的置作。

換能器包括振子、振子線圈、励磁鐵芯、励磁線圈以及励磁用直流电源等等，見圖2。


換能器的制作 1. 振子，這是一塊30公厘見方

制成后的鎳塊或鎳片要放在 850°C 的電爐內加热8小时，冷却后再在 500°C 的高溫下老化，然后每分鐘降溫 5°C 到室溫为止。


連接在鎳塊下端的是工作錐和工作刀，用黃銅車成，具体尺寸見圖3。工作錐（刀）的中心一定要和鎳塊的中心在一条直線上，否則恐不易起振。

2. 励磁鐵芯，可取用一般电源变压器的硅鋼片，在每一片的四角开一个小螺孔，把片上原来的中心腿截去，並切成兩段（圖4），以便插入線圈。

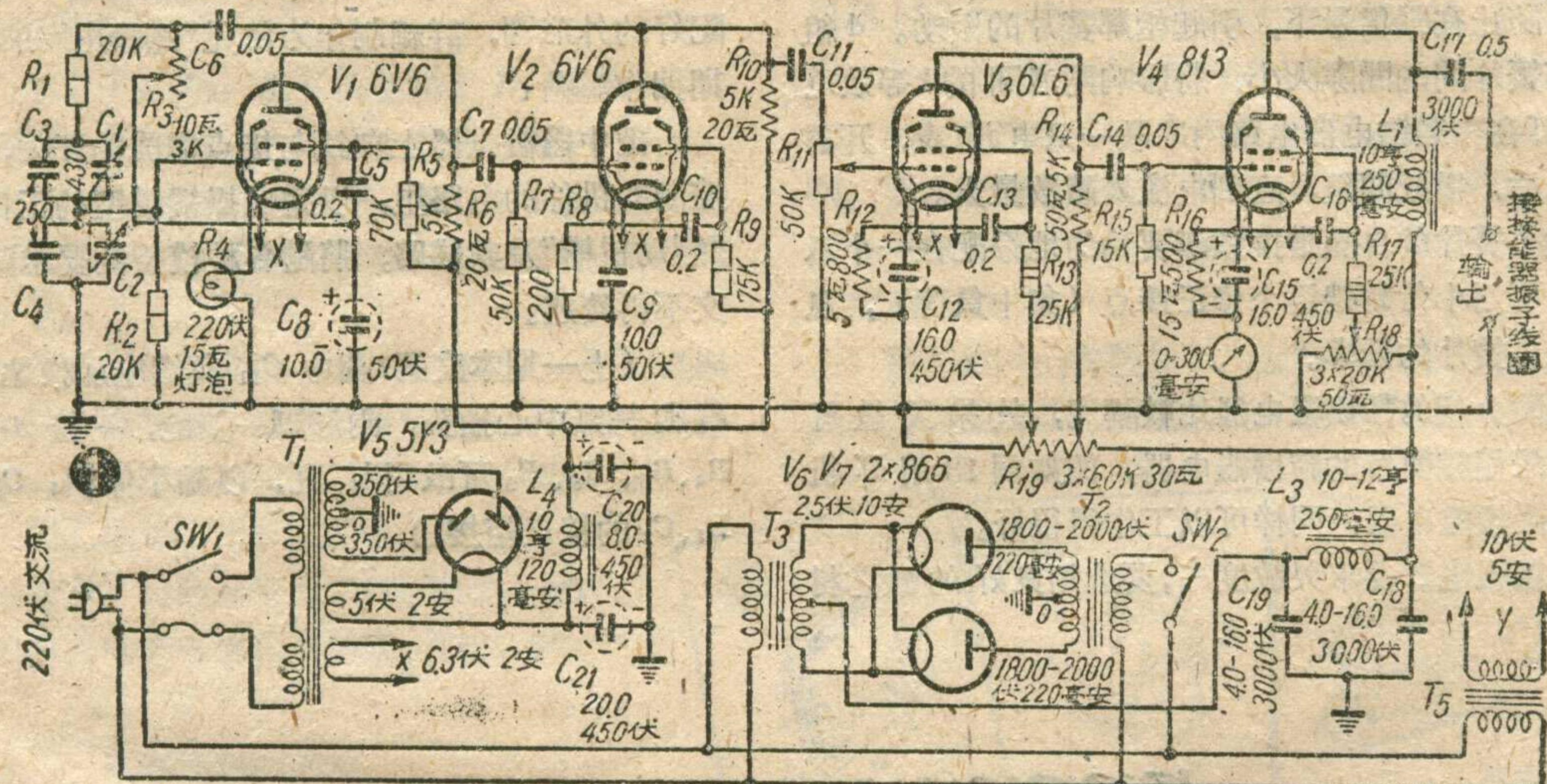3. 振子線圈，用青壳紙做一線圈框，分3格，每一格內用中規0.5公厘漆包線繞400圈左右，共約




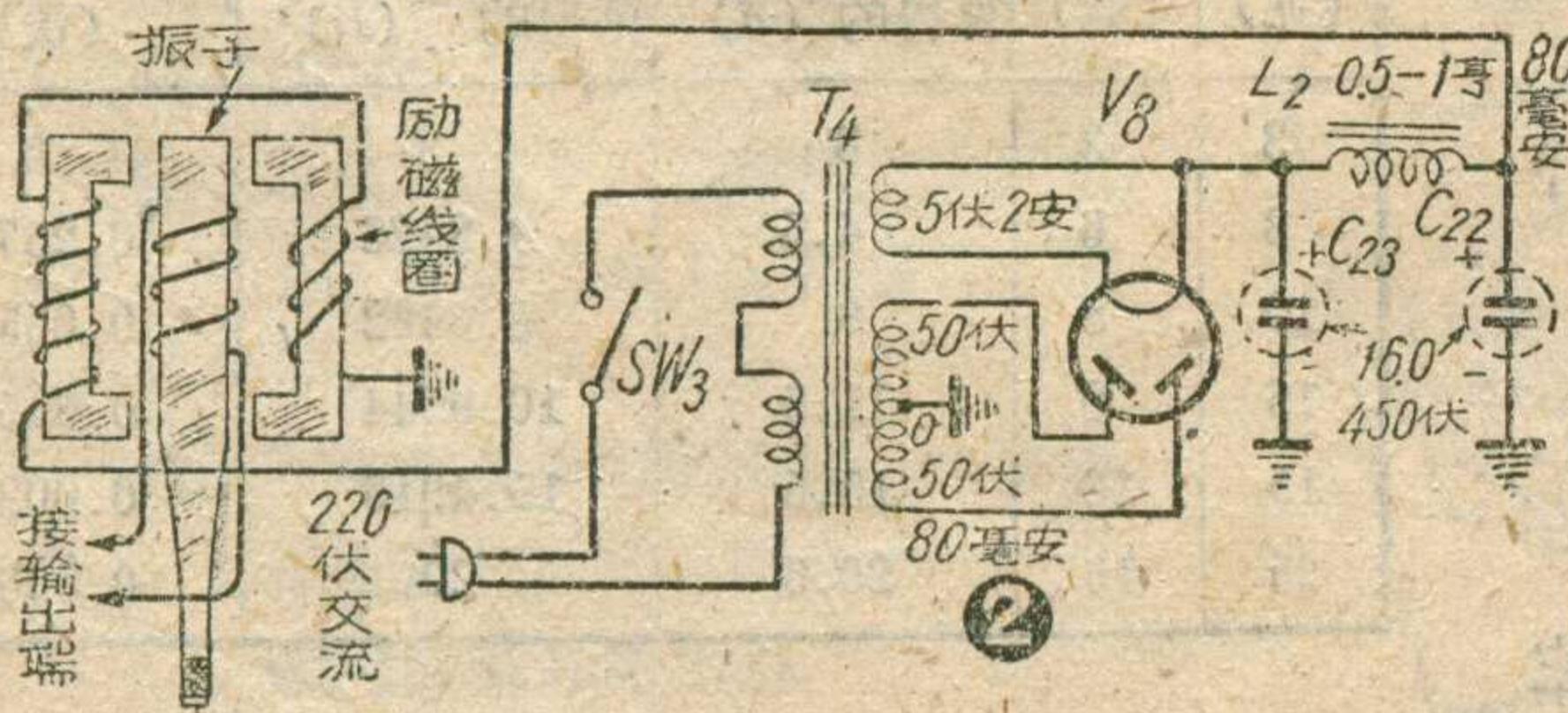長120公厘的鎳塊，找不到鎳塊時，可用鎳片疊到相當厚度，兩端用銀鋸鋸牢代替；如連鎳片也找不到，可用70%的純鐵和30%的純鋁自行冶煉，方法是先將純鐵放入坩鍋熔成液态时加入鋁，約30秒鐘后澆入鑄模，待冷却后敲开一塊檢查內部有無細粗結晶；如無，須換料重煉，縮短加鋁后澆注時間。



1200—1300圈。

4. 励磁線圈，共2个，也用青壳紙做線圈框，

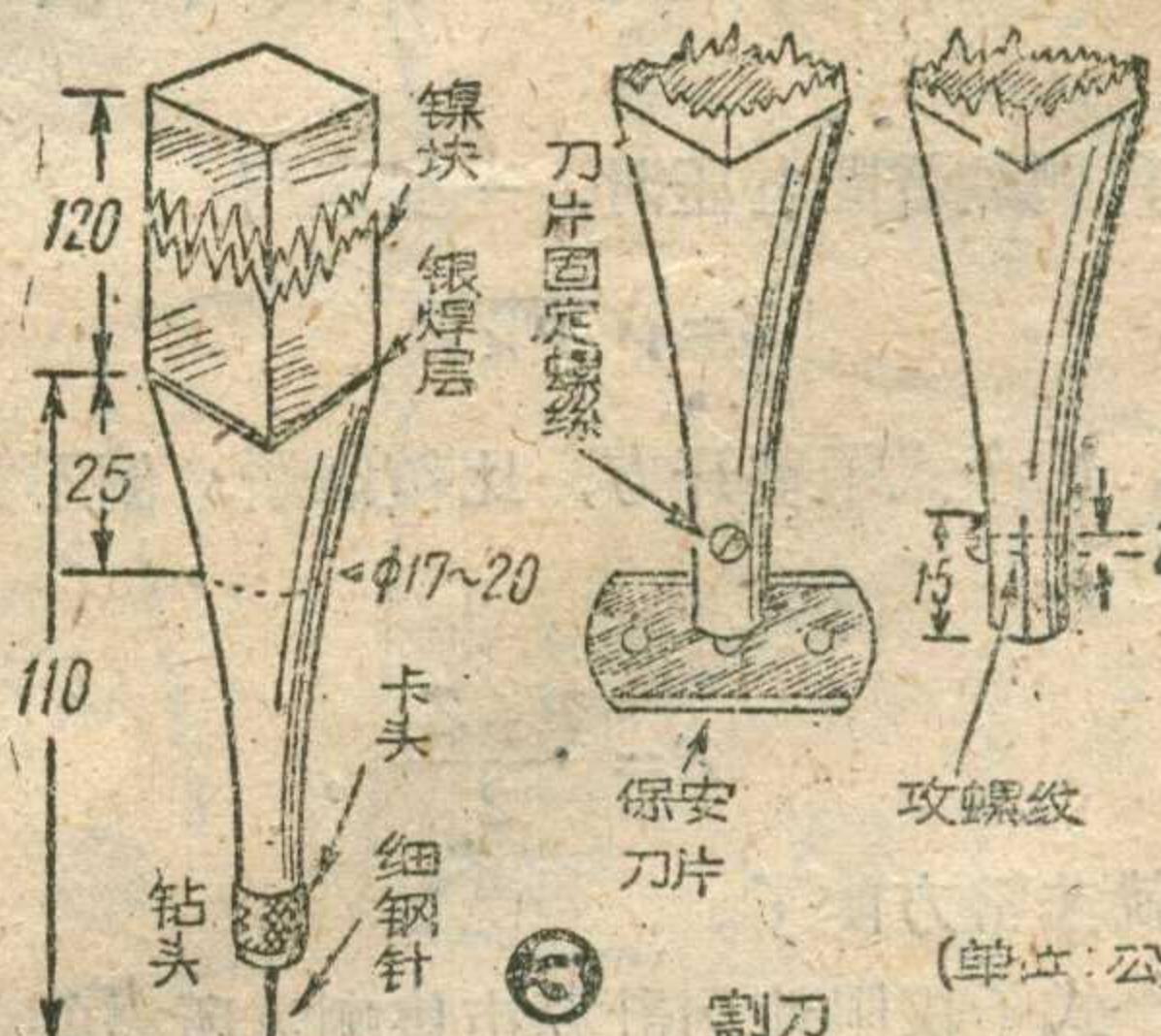

(下轉第18頁)

讓五灯机發出更动听的声音

李国泰

許多無線電爱好者在听过国内外的高級收音机后，都会感覺它們要比普通的五灯机动听得多，自然而然地会想到添点簡單的另件，把自己原有的收音机改装一下，使它达到或接近高級收音机的水平。我听过上广“131”型收音机，就兴起了这样的念头。經過多方面的考虑，收集了一些国内外的参考資料就自己湊湊拼装了起来。改装之后，收到了意想不到的优良效果，高低音都十分丰富，給人雄厚的感觉；音量大大提高，收听短波及远地电台都有足够的音量，而且十分清晰稳定，比原来的收音机在質量上提高了不少。但是一共只花了十五塊錢左右。可以說是既好又省了。


在線路設計上：我参考国内外無線电雜誌上所發表的高級收音机線路，再根据原有五灯机（牡丹101）*的線路另件，尽量減少更动。並且細心考慮原机电源部分的負荷情況和底板的位置，加以安排。尤其是前者需要特別考慮的。因为考慮不週使电源負荷过重时，將影响电源变压器和整流管的寿命。


从五灯机改为七灯机，首先出現的問題是灯絲电源負荷过重。另加灯絲变压器是不恰当的，因为它既花錢又佔地方，安排得紧的收音机簡直安插不下。我想到一般五灯机耗电約40—50瓦，也就是电源变压器初級电流（220伏）約0.18—0.24安，而6伏的降压对收音机可以說是沒有多大影响的，所以把調諧指示管EM4N串在电源初級是再恰当沒有了。線路改动如

圖1、2。圖1是原机線路，圖中粗綫虛綫表示要折去的另件和接綫，圖2是改裝后的線路，圖中粗綫虛綫表示要加接的另件和接綫。混頻級的線路改动不大，只是將2，4柵的电压独立供給，使它免受其他級屏、柵流改变的影响，使振盪頻率更稳定。檢波級用6J1Π是因为它灯絲电流較小，改用6X2Π、美式6C4或6H6等亦可以。原机的6H2Π用作檢波的一个三極部分則利用为一級电压放大。在兩級电压放大級之間加入一个RC高低音提昇網路，使高低音丰富动听，它的作用見“無線電”1958年第三期。这一級还从輸出变压器次級引入了一个負回授电压，以降低失真。


調諧指示器EM4N除灯絲由电源直接供給外，它的屏極及靶子电压都較一般使用值为低，消耗电流約在1毫安以下，所以這一個調諧指示器可以說是不增加电源变压器及整流級的負荷的。

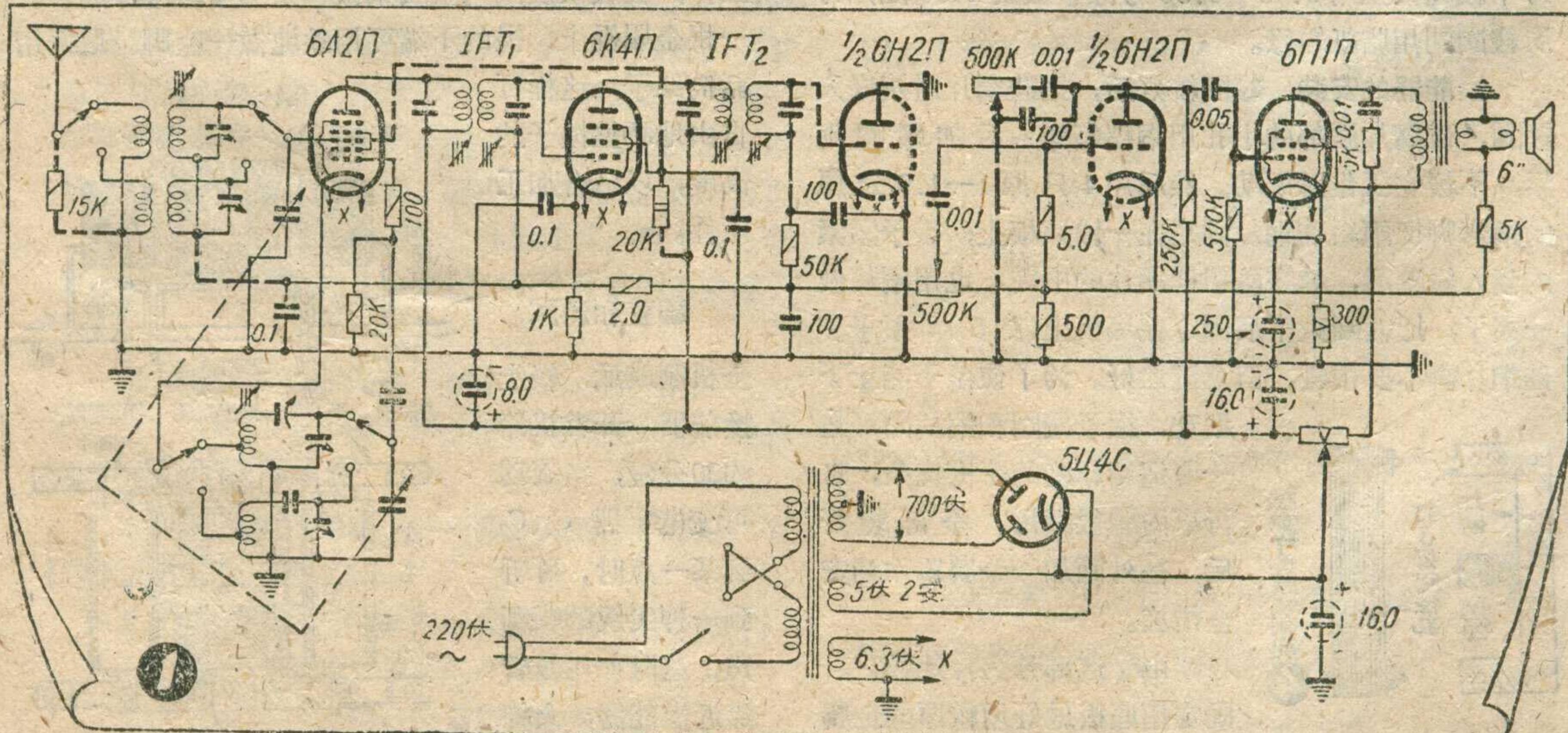在另件安排方面，增加的6J1Π裝在底板下（圖3），管座用直角鉄片固定在中頻变压器旁边，裝在其他地方亦可以，但务必远离电源变压器及整流管。增加的兩個1兆歐位器，一个佔用原来音調控制器的位置，另一个佔用拾音器插口的孔（原拾音器插座拆掉不用）。EM4N裝在面板后，先將面板挖一圓孔，大小比电子管直徑稍大，取市售大指示灯玻璃罩一个，取去玻璃后釘在孔外，使在面板前端可以看到电子管的頂端。管座用鐵絲和橡皮筋如圖拉緊在



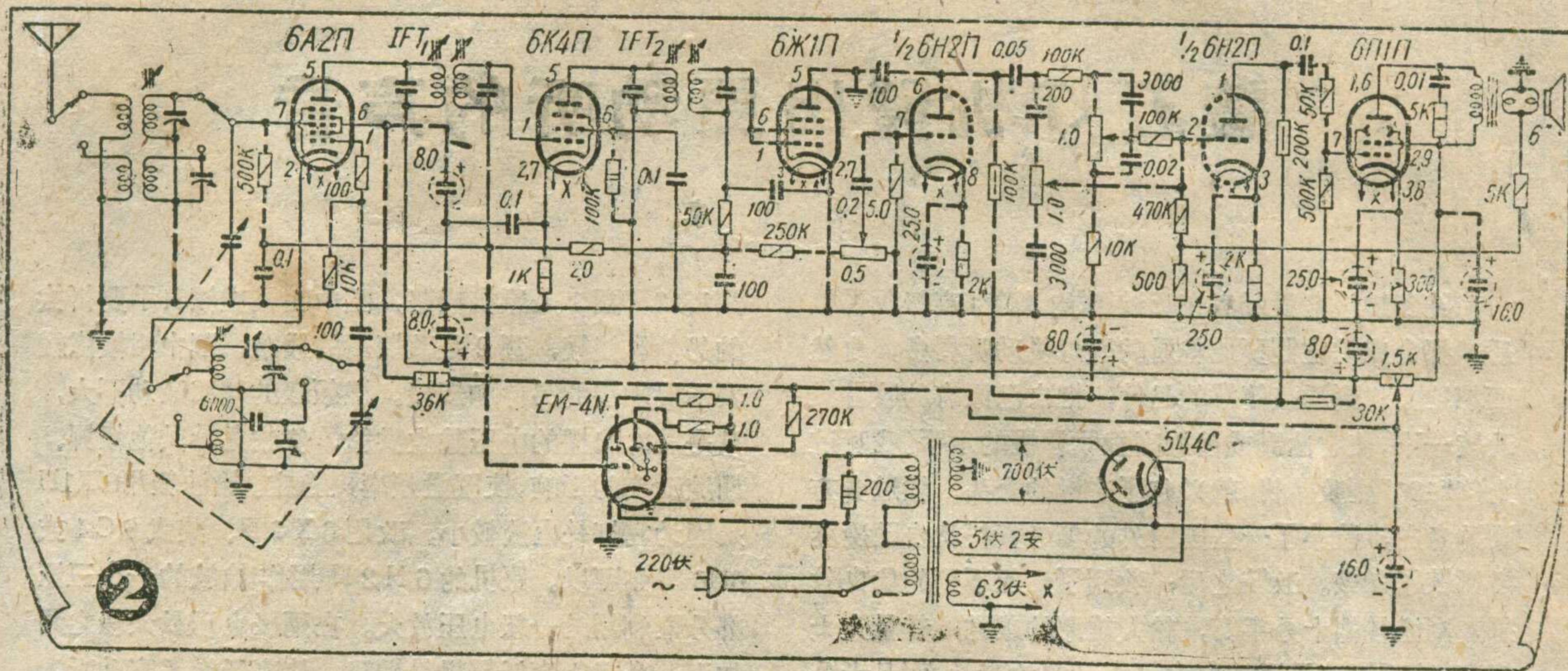

2

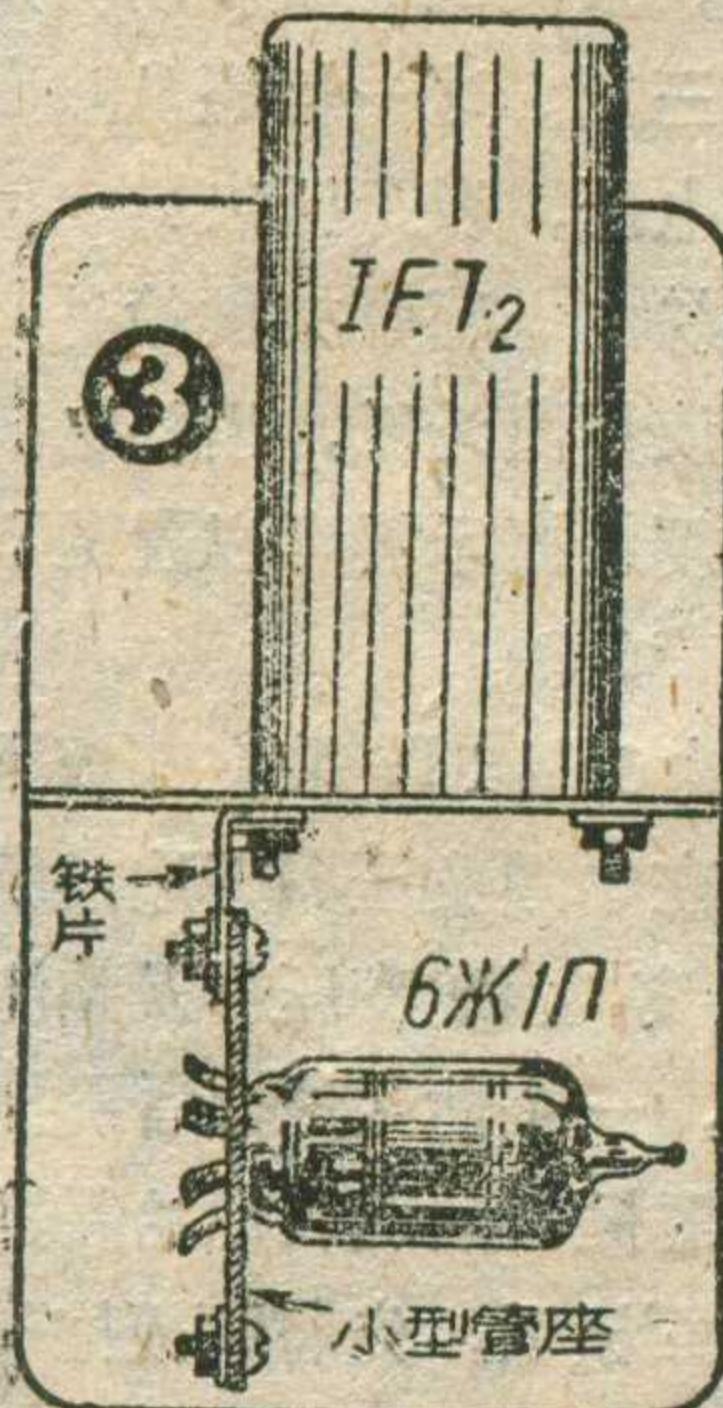


3

面板背后(圖4)。其他小零件的安排每架收音机的具体情况都不同，当看具体情形而定，但应特别注意第一級电压放大的零件，要尽可能缩短接線，避免和通过交流的导線平行接近，否则些微的交流感应电压将被第二級放大为严重的交流声。接电源線时应小心分別火線地線，把EM4N灯絲接在地線的一端，以免EM4

N灯絲和陰極之間打通發生危險。


* 其他商品五灯机結構亦大同小異，可以根据原有条件酌加修改。

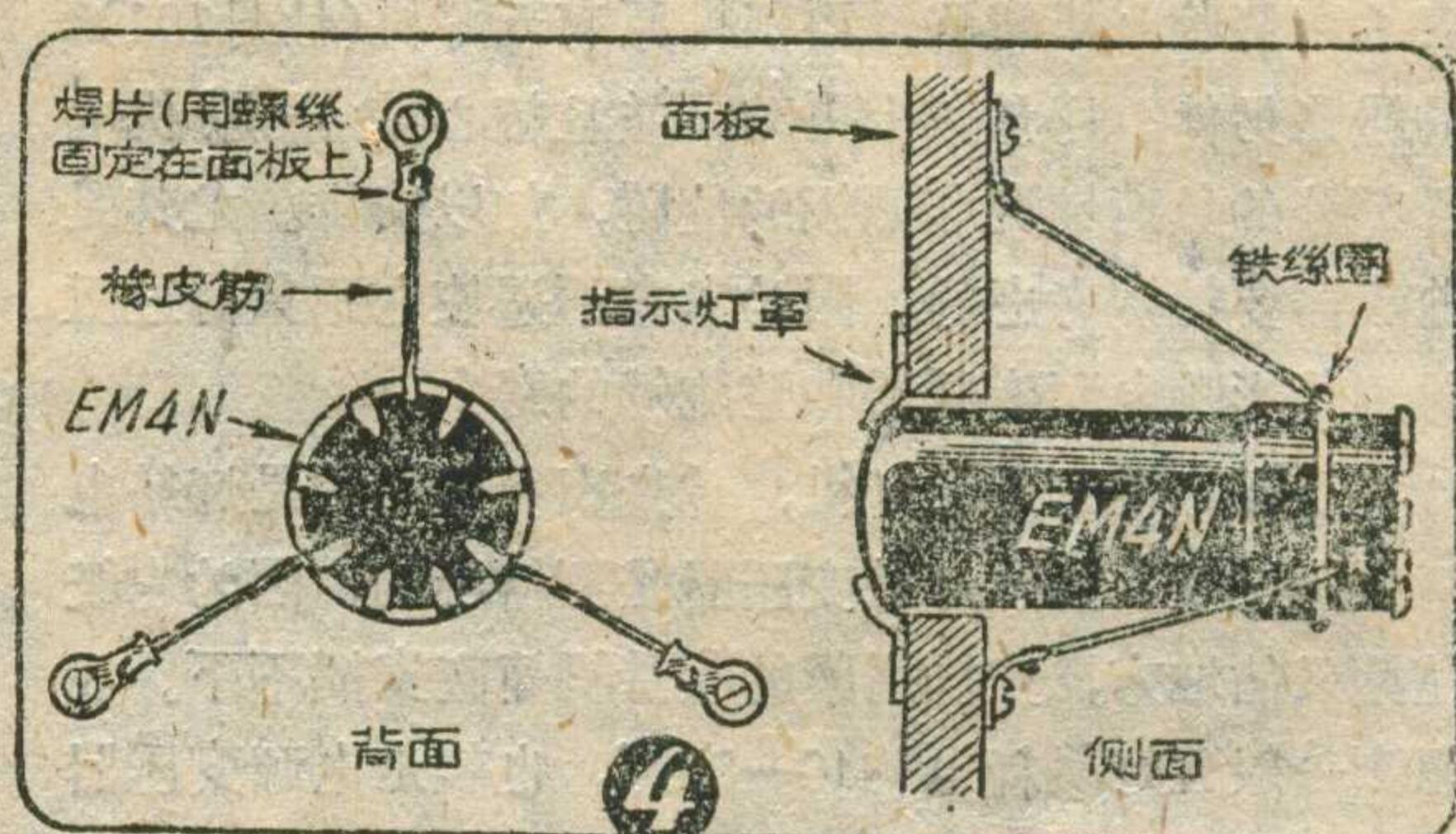

(上接第16頁)

每个綫圈框上用0.45—0.56号漆包綫繞1300圈，每層綫圈間用腊紙絕緣。

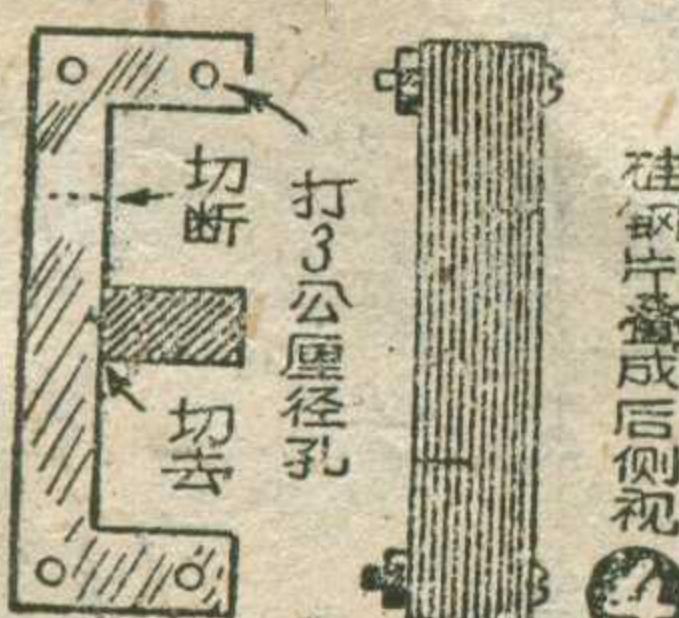換能器的安装 線圈繞好后，把硅鋼片对鑲嵌入綫圈，硅鋼片腿部的小孔用銅螺釘穿入后加螺帽旋紧，不讓它工作时振动。然后用4只厚1—1.5公厘的銅弯脚把兩組硅鋼片固定在一塊底板上；振子緊緊的套入綫圈后，放在兩組硅鋼片的中間，也用銅片做一夾子，把綫圈夾牢后固定在底板上(圖5)。振子和硅鋼片脚不要相碰，但愈近愈好。为了使振子能上下振动，振子綫圈和銅片間可垫一層适当厚度的薄橡皮条，自行車內胎很适用。全部裝好后，在外面加一金屬罩作为安全措施。




4

由于这部分零件比較重，固定用底板最好用較厚的金屬

板(約3公厘以上)；另外，为了讓振子能直立起来工作，在底板反面用金屬条做一个Ω形夾具，夾牢在一根金屬棍上，棍的下端可用鐵塊做一座脚。最好用話筒架子，这样可自由地調整振子的高度，以适合加工工件。

調整和測試

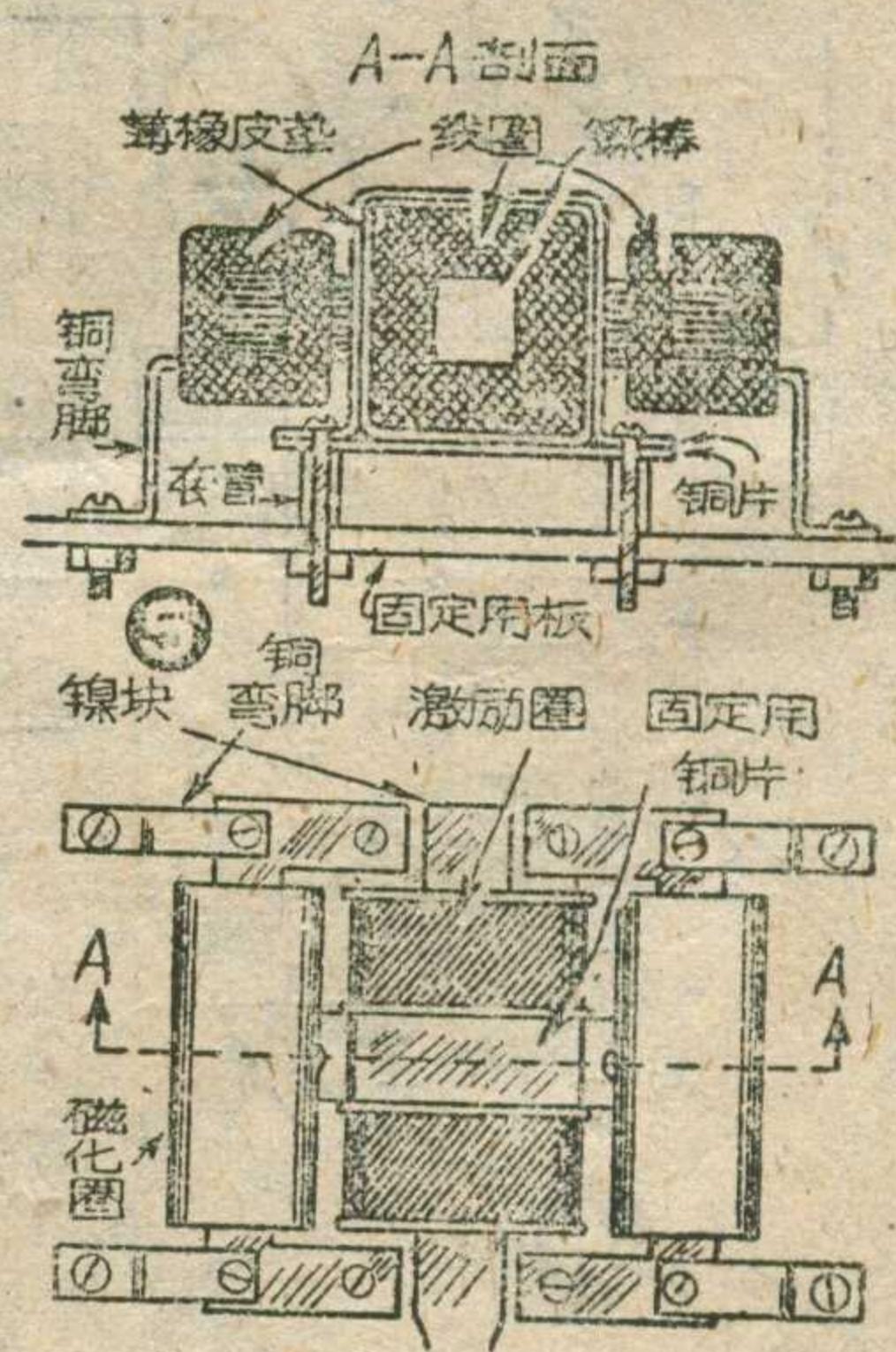全机制成后，接上換能器，开啓机器約20分鐘，当旋动可变电容器 C_1, C_2 到某一点时，可听到一种尖銳的嘶嘶声，这时如用氖管靠近換能器，大約



6Π13C 東南四極管



6Π13C 是南京电子管厂 1958 年仿苏新产品。


1. 用途：在电视接受机行扫描电路中作他激振荡器用。

2. 結構：本管系玻璃管壳旁热式氧化物陰極束射四極管。外形如圖 1，外部尺寸如圖 2，電極和管脚接綫如圖 3。

在整个管子的結構上具有以下二个特点：

1. 为了具有束射四極管的性質，在結構上控制栅極和帘栅極二个电極相应栅絲都一一对齐，这样由陰極發射出来的电子成片狀流至屏極。为了加强电子流的密度又在帘栅極之二側各裝一只束射屏和陰極連接，因而即在屏極附近形成虛陰極，其作用可防止屏極之二次放射，以免負阻效应之产生。

2. 由于在使用中屏極最大脉冲电压可达数仟伏，因此对管子之电極間絕緣性能要求很高。在結構上是將屏極由頂部引出，并且除用一般的云母片外还采用了絕緣性能良好的瓷質材料，这样增强了管子的耐压。

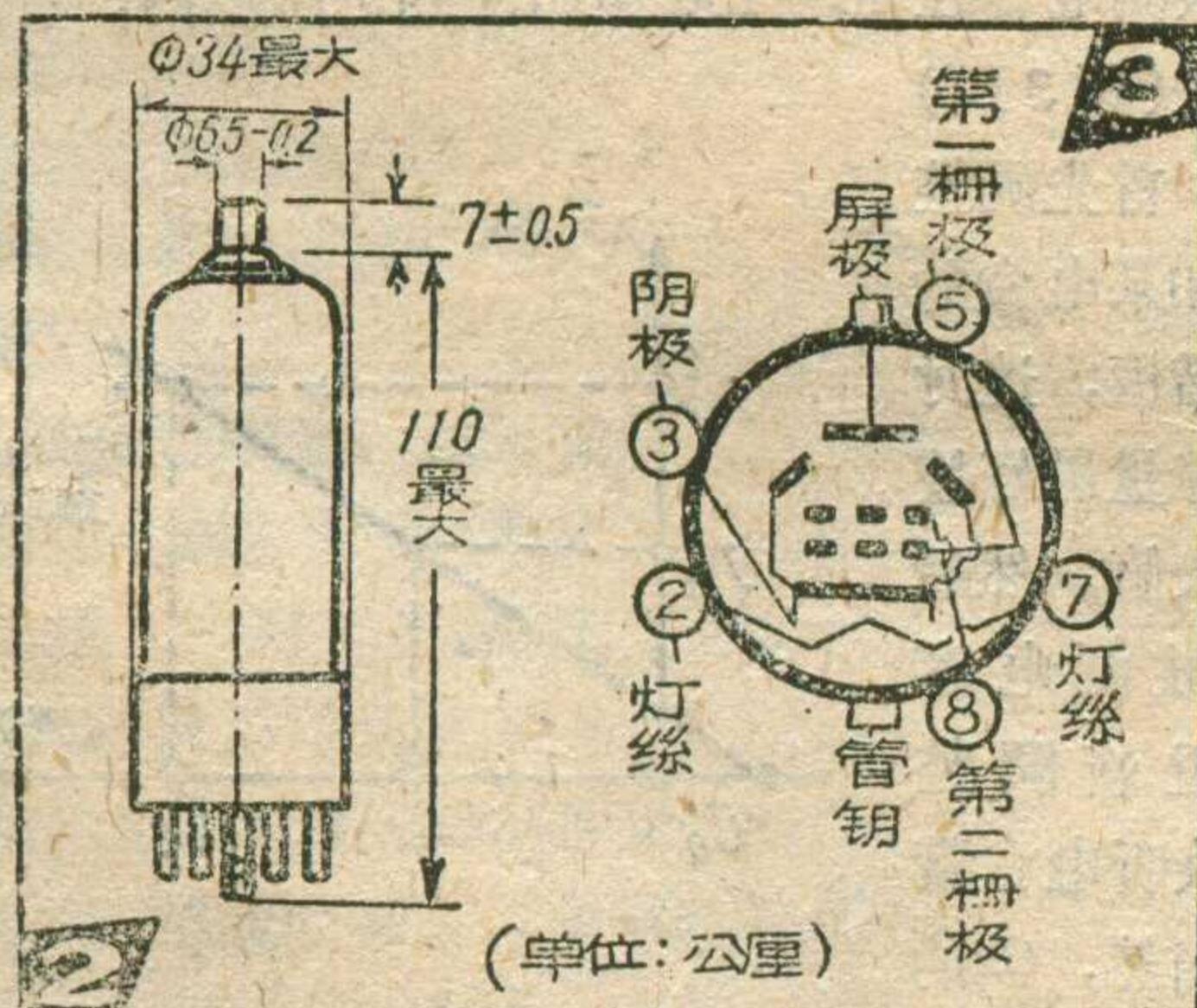

还离开 60—70 公厘，氛管应發光，再調整 R_3 和 R_{18} 至嘶嘶声最尖銳，即最佳工作点。調整 R_2 和 R_{18} 时应注意不讓 813 和 6V6 屏極發紅。

各电子管在正常負荷下，实际測得的数据如表：

使用方法 鑽孔时，將鑽头輕压在工件的鑽孔处，滴上含有細金剛砂的水滴，以白鋼而論，鑽一个直徑 1 公厘孔，4 分鐘鑽深 1 公厘，孔壁光潔度極高，但主要还是看工件性質而定。切割白鋼刀时，把工具用夾具固定后放入一盛滿水的金屬盤，水中放有

本管虽然已經試制成功，因有一些專用的測試設備尚未准备好，电極間耐电强度試驗和动态寿命試驗还不能进行。鑑于我国电视事業的發展，用 戶 非常急 需，因此 1959 年来已投入小量生 产。由于管子測試不全，出厂管 子目前都加盖試用章。

一般数据

陰極—旁热式氧化物陰極

灯絲电压 (=或~)	6.3 伏
灯絲电流	1.3 安培
屏極电压 (=)	200 伏
第二栅極电压 (=)	200 伏
第一栅極电压 (=)	负 19 伏
最大高度	110 公厘
最大直徑	34 公厘
最大重量	45 克

电气参数

屏極电流	60 毫安
第二栅極电流	不大于 8 毫安
跨导	8.5 毫安/伏
内阻	約 25 千欧
第一栅極反电流	不大于 2.0 微安
陰極和灯絲間漏电流	不大于 100 微安
第一栅絕緣电阻	不小于 20 兆歐
屏極絕緣电阻	不小于 20 兆歐

極間电容

輸入电容	18.5 微微法
输出电容	6.5 微微法
过渡电容	不大于 0.5 微微法

(南京电子管厂 馮金陵)


項 目	直 流				高頻电压 (伏)
	屏 压 (伏)	帘栅压 (伏)	栅偏压 (伏)	屏 流 (毫安)	
V_1	155	150	-17	48	70
V_2	220	200	-35	45	160
V_3	300	240	-40	40	150
V_4	1400— 1600	360—380	-85— -100	90—100	500—600

浮悬状态的細金剛砂，工作时只要將刀具輕輕与工件接触，即开始割刀。

利用收音机測量电感和电容

利用收音机的調諧回路，可以足够精确地測量电感和电容的数值。这里，我們是借用广播电台作为我們測試用的振盪器，而把收音机当作指示器的。这种方法对于一般设备不足的無線电爱好者有它的实用价值。

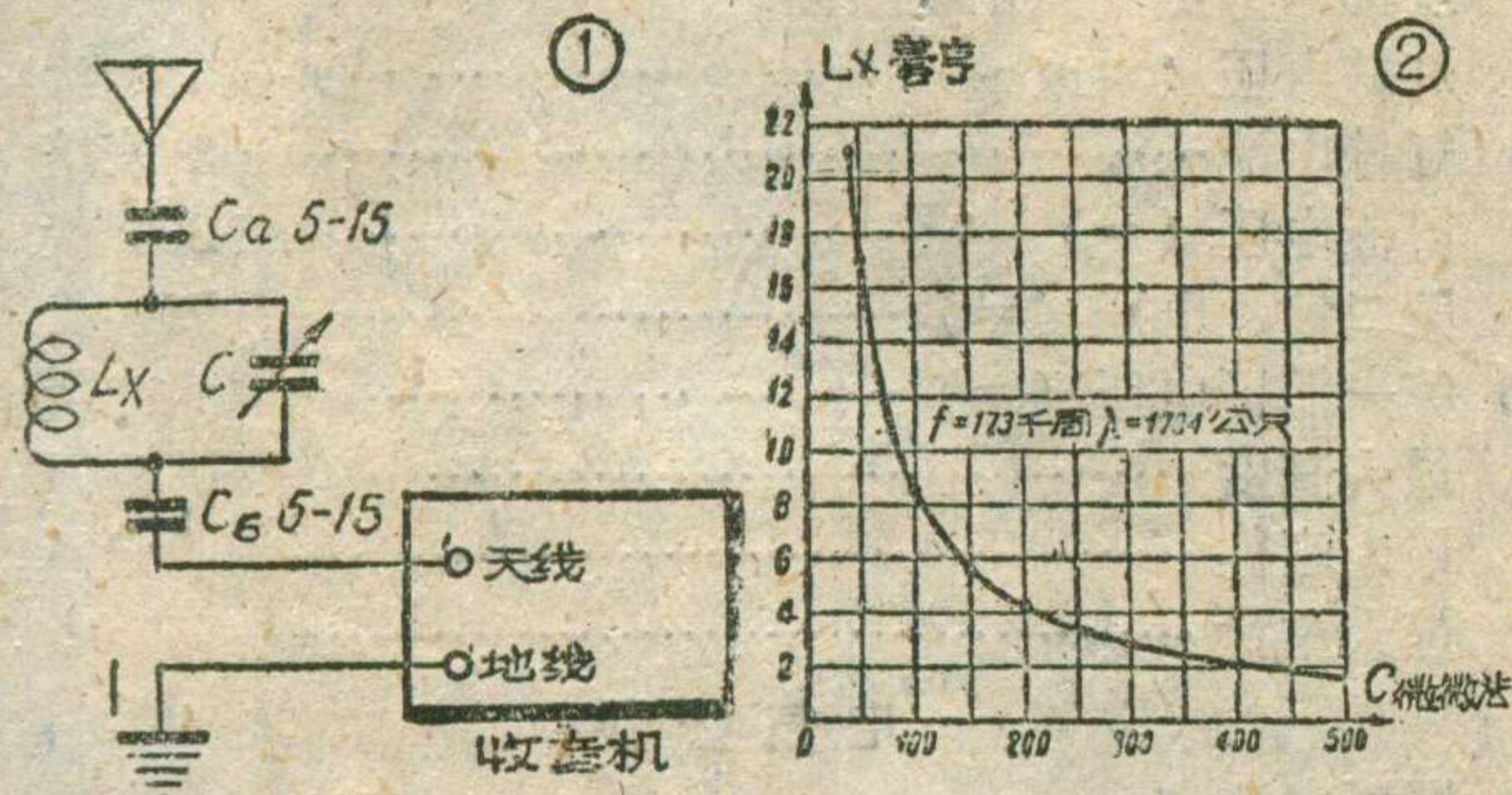全部設備是一架普通收音机，兩只固定电容器 C_a 和 C_b ，一只固定电感（綫圈）和一只标准的可变电容器 C （圖1），可变电容器 C 要配一个刻度盤，使它在每一个位置的电容量，都可以直接从度盤上讀出。 C_a 、 C_b 的作用是減小收音机天線和輸入电容对測量結果的影响。



測量电感 (L_x) 时，暫且把标准电容器 C 短路不用，正确調整收音机收听一个电台（音量不要开大），然后接入电容器 C 并調整它使电台的声音最弱，用下面的公式算出 L_x 的数值：

$$L_x = \frac{25.3 \times 10^6}{f^2 C} \text{ 毫亨。}$$

式中 f 是收听电台的頻率（千週） C 是收听电台声音最小时，标准可变电容器 C 度盤上所指的电容量（微微法）。

为了避免每次測量时的計算，可以挑选一个电台，將这个电台关于 L_x 和 C 的諧振特性繪成圖表，以后測試其它电感时可以直接从圖表上查得，方便不少。

圖2就是一个利用 173 千週（波長 1734 公尺）長波电台所測繪的 L_x 和 C 的特性曲線（我国可以利用当地的中波广播电台）。

一般地說，用中波或長波电台測量 20 微亨到 20 毫亨的电感是相当正确

的。

在測量較大的电感（到50 毫亨）时，要和 $L_x C$ 諧振回路并联一个輔助綫圈 L （圖3甲），它的大小可以用試驗方法選擇，但是具体的数值倒沒有知道的必要。

測量方法是先断开 L_x ，調整 C 使电台的声音最弱，記下可变电容器 C 刻度盤上的数值，假定是 C_2 ；然后接上 L_x ，重新調整 C 使声音最小，假定这时度盤所指的数值是 C_1 ，用下面公式求得 L_x 的电感量：

$$L_x = \frac{25.3 \times 10^6}{f^2 (C_1 - C_2)} \text{ 毫亨。}$$

式中 f 的單位是千週， C 是微微法。

有时候要測量的电感仅 1—20 微亨，那末要把綫路改接如圖3乙。測量方法是先把 L_x 短路然后在 L_x 接通的情形下，調整 C 找出 C_1 和 C_2 的数值，再用公式



$$L_x = \frac{0.282 \lambda^2 (C_1 - C_2)}{C_1 C_2}$$

求得 L_x 的数值。式中 λ 是收听电台的波長（公尺）， C_1 、 C_2 是微微法。

用类似的方法，同样可以測量电容器的电容量。如果被測电容在 40—450 微微法的范围以内，可以用代替法（圖3丙）

进行。首先調整 LC 和某电台的頻率諧振，这时 C 的容量最好接近最大值。然后接入被測电容 C_x ，重新調整 C 和收听电台諧振。当然， C_x 的数值即等于 C_1 (C_x 断开时) 和 C_2 (C_x 接入时) 容量的差，即

$$C_x = C_1 - C_2$$

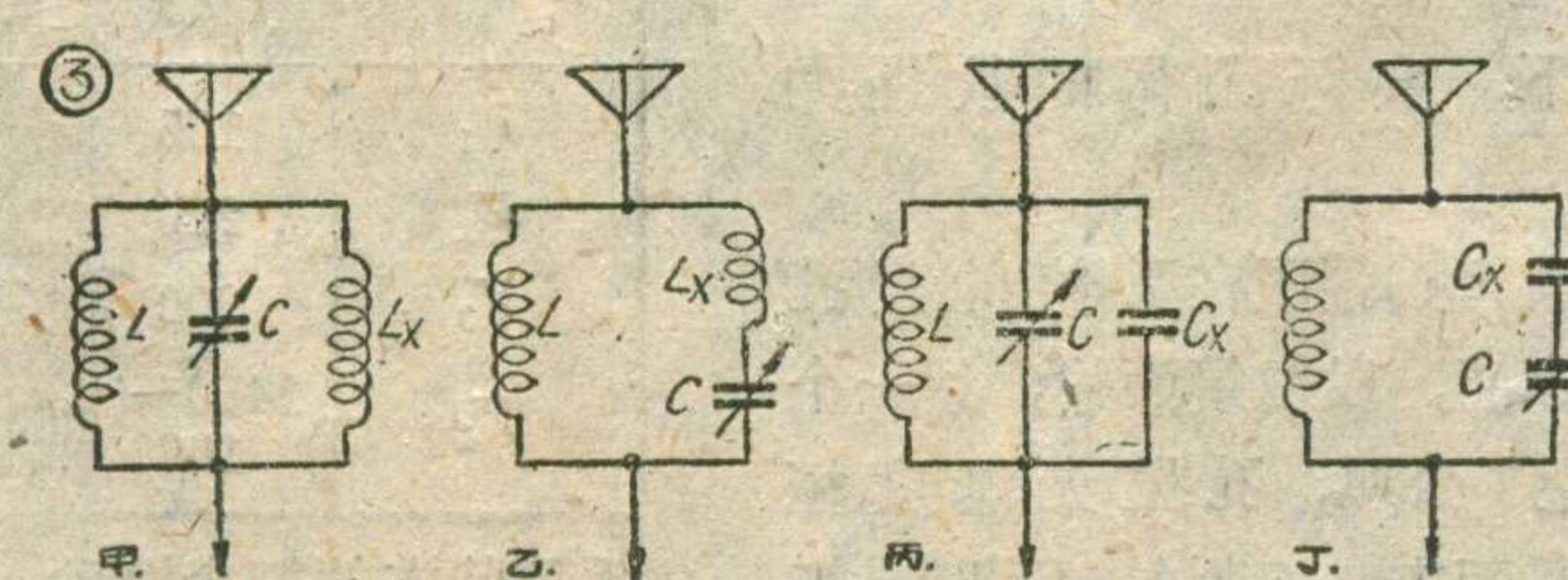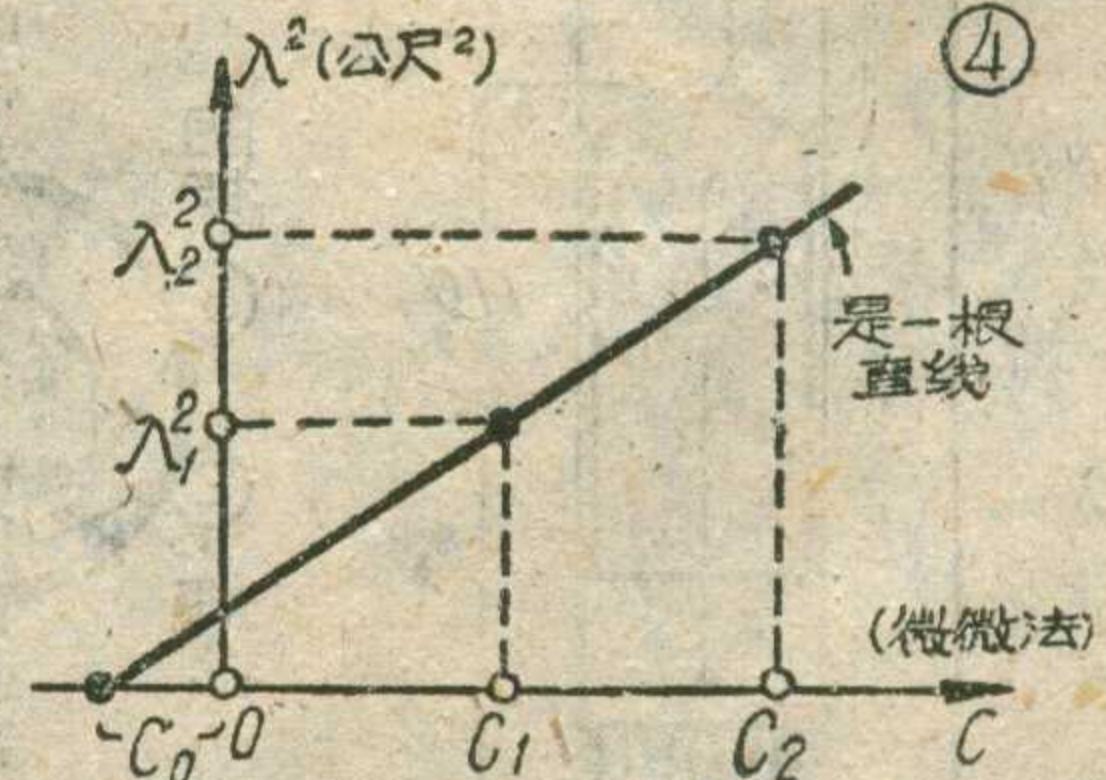

如果要測量 5000—7000 微微法的电容，可照圖3丁綫路連接。先断开 C_x ，使 LC 和收听电台諧振，找出 C_1 ，再接入 C_x ，找出和收听电台諧

很多使用过 Ty250

/1000型有线广播的同志，都有过这样的经验：它的输出电路里所装的真空避雷器很容易跳火。它的接法是用两只真空避雷器串联跨接在输出变压器的次级端，两避雷器相接点通地，如图1所示。

按规格这种机器的输出电压是120伏，真空避雷器的额定跳火电压是150伏，两只串联起来就是300伏，在扩音机输出120伏的音频电压下照理不应当跳火。可是各地广播站在实际使用中却纷纷反映避雷器经常跳火，而且现象离奇，例如有信号时固然跳火，没有信号，没有音频输出时，仍然间断跳火。揭开机器顶盖，可以很清楚地看到避雷器两电极间有绿光闪亮。这种跳火现象对用话筒播音或放唱片来说，没有多大妨碍，但在使用收音机进行转播时，则随着绿光闪动，各用户喇叭里“嗒嗒”声响个不停，影响转播效果。因为跳火时所产生的高频电波窜进收音机天线里去了。

这种离奇现象，起先有些同志怀疑是避雷器质量不佳，但换上一对新的，仍然如此。再把所怀疑的避雷器用交流市电测试，仍要100多伏才跳火，这说明并不是避雷器质量不佳。那末是不是扩音机输出电压过高呢？当跳火时用电压表测量避雷器两端电压的结果，说明电压不高，只不过几十伏。更奇怪的是用电压表测量时，跳火现象跟着停止。这说明当避雷器与一电阻并联时，可以消灭跳火现

离奇的避雷器跳火现象

罗 鹏 搏

象，因此有些广播站干脆在每只避雷器上并联一只50000欧炭质电阻，果然消灭了跳火现象。

跳火原因与解决方法

跳火原因是这样的：原来各地广播站在使用这种机器时，要求馈线电压高于120伏，往往是240伏、360伏或再更高，就加接一只升压变压器后再接外线，因此从输出变压器次级到升压变压器初级间的线路对地绝缘，由图2可见，假设这段线路对地绝缘电阻是30兆欧，而输出变压器初、次级间的绝缘电阻是100兆欧的话，这两种绝缘电阻所构成的分压器，使输出变压器初级1250伏高压乙电的

$\frac{30}{100+30}$ 加在次级上，次级就有将近290伏的对地电压加在避雷器两端，当然要跳火了。若次级电路对地绝缘电阻比以上所假设的高，或者输出变压器初次级间的绝缘电阻较低的话，则避雷器两端的电压还要高于290伏。图3说明构成分压电阻的情况。

根据上面的分析，如果在避雷器两端各并联一只5万欧电阻，那末次级电路的

对地电阻为25000欧，对地电压降低到

$$\frac{25000}{10^5 + 2500} \times 1250 = 0.00025\text{伏}$$

当然就不会跳火了。

另一种方法是把升压变压器的初级中心头直接通地，也可防止避雷器跳火现象。

振时的电容为 C_2 ，因此被测电容的电容

$$Cx = \frac{C_1 C_2}{C_2 - C_1}$$

利用谐振法还可以测试线圈的固有电容 C_0 ，测

量线路和图1相同，所不同的是要收听两个不同频率的电台，然后用作图法求得 C_0 ，如图4。但这种方法，只有在 C_0 相当大的时候才比较正确。（立人、思浩根据苏联“无线电”杂志1957年第10期编写）

电视接收机偏轉系統的 調整与修理

郑 廷 秀

偏轉系統（也称致偏系統）是电视接收机中使显象管熒光屏上产生扫描構成圖象的主要部件之一。这一部分也是接收机中較易损坏的部件之一，其中主要是偏轉線圈最易發生故障。近來許多国家的电视机产品在偏轉線圈構造上，質量大有提高，但损坏率仍然很大。在国外一般修理習慣是坏了換新的，但从經濟价值着想（一只成品偏轉線圈售价約40元），發生故障能够原件修复使用还是最理想的。

在我們的修理工作中，对發生故障的偏轉線圈一向都是尽最大努力修理，經驗証明，有80%—90%是可以修好使用的。現將我門的修理經驗和整个偏轉系統的簡單原理作些介紹，一方面供修理工作者的参考，一方面也是爱好者和电视机使用者所乐于知道的一些初步知識。

所謂偏轉系統，其中包括：偏轉線圈，磁聚焦設备（有的电视机是另加聚焦線路，由所用显象管的構造而定），中心位置調整器和离子阱（見圖1 A）。

离子阱的工作原理是这样的：当显象管陰極發射电子时有負离子形成。負离子微粒比电子重的多，如果也跟隨电子一起高速轟击熒光屏的話，將使熒光屏受到致命的损坏。因此在显象管的構造上一定要有阻擋离子飞向熒光屏的設施，目前大都是采用使陰極射線偏斜的方法，在显象管的頸上加裝一只磁鐵圈，作用是在陰極放射电子时，使同时产生的离子依原方向飞行不致轟击熒光屏；但利用磁場的存在，把方向偏折了的电子射線偏轉过来引到奔向熒光屏的方向上去。由此

可知，在其他部件工作正常的条件下，离子阱的位置将直接决

定显象管的亮度。調整时可以將磁鐵圈上下前后的微微轉动，使熒光屏的光柵最亮为佳，不要有部分不亮或有黑角的現象。如果原来熒光屏上有亮，磁鐵圈的轉动范围不可太大，而要輕輕的移动。

中心位置調整器的作用和离子阱基本相同，它能改正熒光屏上电子束的扫描位置。这是一塊小磁鐵垫圈，它能影响显象管中电子束的飞行方向。如果發現屏上的扫描位置不够正中，可以調整一下中心位置調整器。这种調整設備在各种产品接收机上各有不同，有的用兩個磁圈（如苏联紀錄牌），一个調整上下，一个調整左右，





有的則用一个小磁圈一个小磁鐵（如苏联紅宝石牌和我国北京牌）。

如果調整

离子阱和中心位置無作用，可以檢查這兩塊磁鐵是否失效？可以用小鐵片或小起子試一下磁力即知。

磁聚焦的裝置在各种接收机上裝法不同。有的在偏轉線圈后面裝有一只鐵罩，里面繞置一組線圈，当电流通过时产生磁場，迫使电子束經過时改变方向使在熒光屏上聚成焦点，这样圖象才能清晰。这种裝置方法优点是使構造比較簡單，日本部分机器和苏联早期生产的以及捷克斯洛伐克的机器都采用这种磁聚焦裝法，而捷克斯洛伐克則用一塊磁鐵作成的磁鐵圈，比較線圈更好一些。另一种办法是在显象管內多有两个專司聚焦的电極，而在机內另加聚焦線路，利用旋鈕进行机外調整。苏联的紅宝石牌机就是这样。另外也有聚焦是固定式的，机外無調整鈕，苏联紀錄牌和我国北京牌机是这样的。采用这种裝置的，显象管上就沒有这套線圈設备了。

我們
知道电视
显象管里
的电子
束，可以

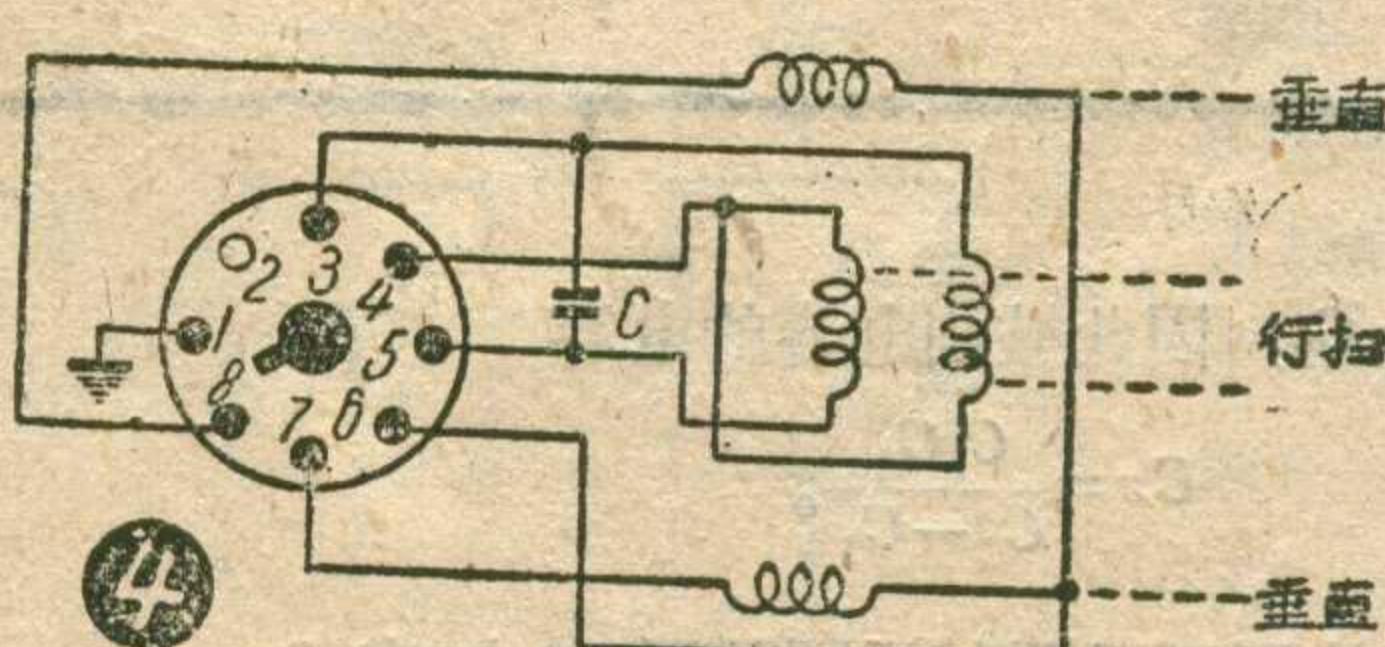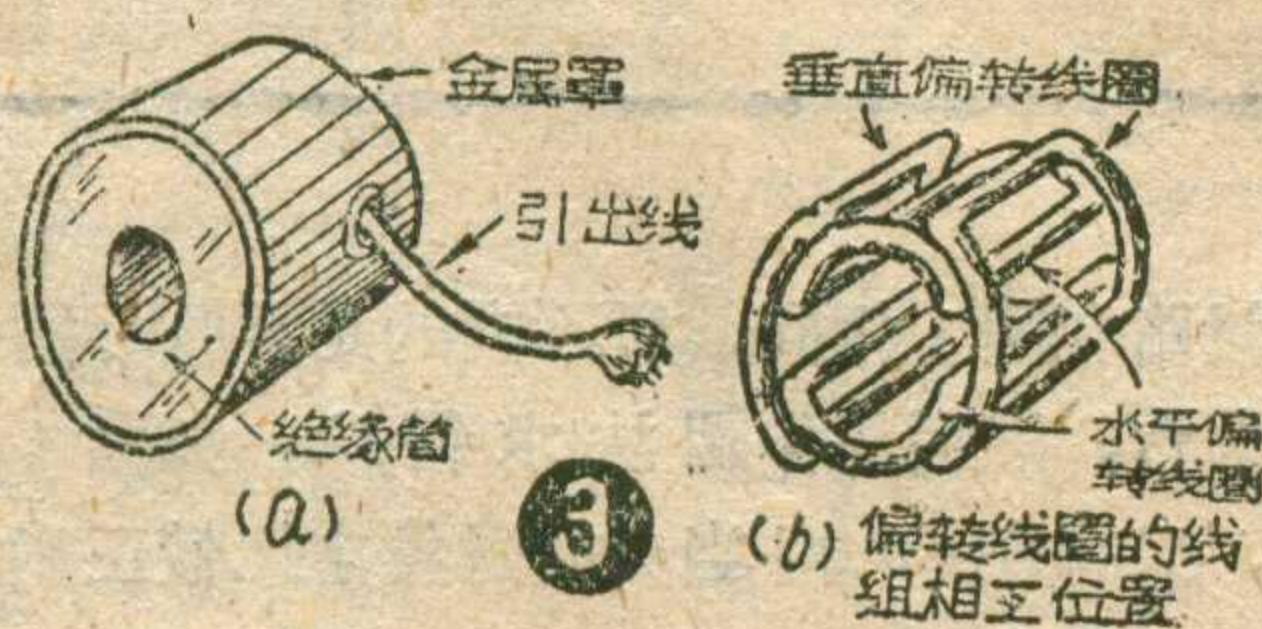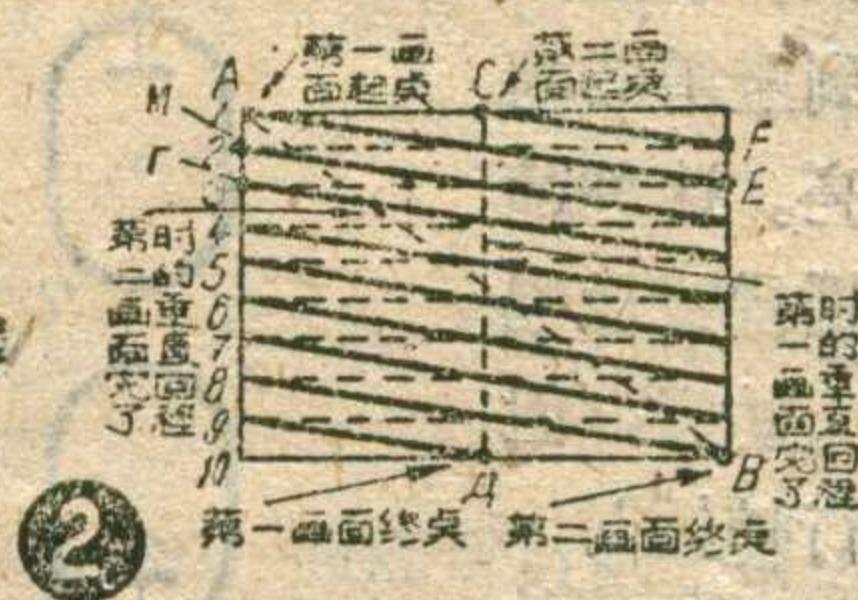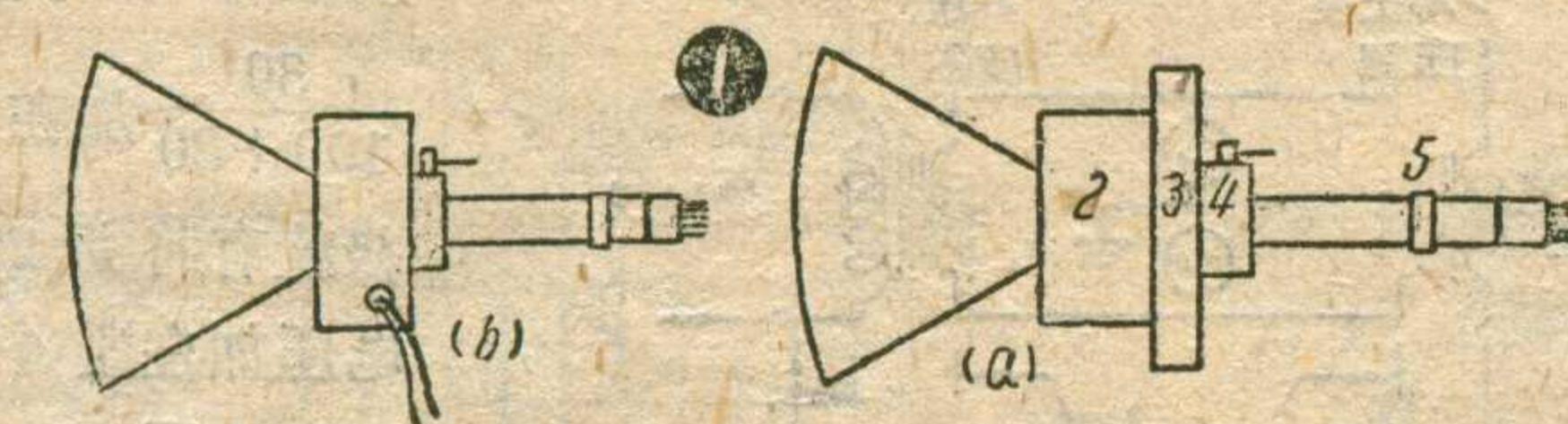

說成是一支很細的“電子筆”，它射到熒光屏上時，如果是固定不移動的話，熒光屏上出現的只是一個象小米粒大小的小圓點。要使“電子筆”能在屏幕上上下左右移動（扫描），來產生圖象，就必須有一個能使電子束掃動的電路，這就是偏轉線圈。偏轉線圈里共有四組線圈；兩組控制水平扫描（行扫），兩組控制垂直扫描（帧扫）。在線圈上加以適當的矩齒形脈衝電壓而產生的磁場，可以迫使電子束在屏幕上自左而右和自上而下的扫動。水平扫描每秒鐘要工作 15625 行；垂直扫描每秒鐘要工作 50 帧（見圖 2）。偏轉線圈大都裝在一只金屬罩內，裏面有一個絕緣筒（圖 3a），引出線接有插頭。修理時要確定故障是否發生在偏轉線圈，可先在引出線上測量一下各線圈的直流通電阻值，圖 4 圖註是蘇聯紅寶石牌紀錄牌和我國北京牌機偏轉線圈的電阻值。


但有時這樣測量還不能確定故障是否在此，因為有時線圈雖是內部短路，但在切斷電源後會恢復正常。如果無結果，可將線圈取出機外，將金屬罩打開，使線圈全部露出，查看有無燒傷跡象，如有燒傷痕迹，可將燒傷處用絕緣物墊好。如果表面看不出痕迹，可將中間的絕緣筒上好，將偏轉線圈全部接入電路（插上插頭），開啓電源，查看有無打火現象。如仍看不出，可用不太鋒利的起子輕輕撥動線圈繞組，使兩組間稍有一、二公厘的空隙，這時如有打火或短路，便可暴露出來。這時可在打火處加墊薄隔電紙或黃蠟布等絕緣體，便可完全修復。檢查時一定要耐心和細致，不可將線圈漆皮碰傷划破。

下面是幾種由於偏轉系統引起的故障現象：

1. 扫描正常，熒光屏上應當是亮度均勻，圖象端正清晰（圖 5a）。

2. 屏幕上中間出現約一公分寬的水平白線，有以下幾種原因（圖 5b）：

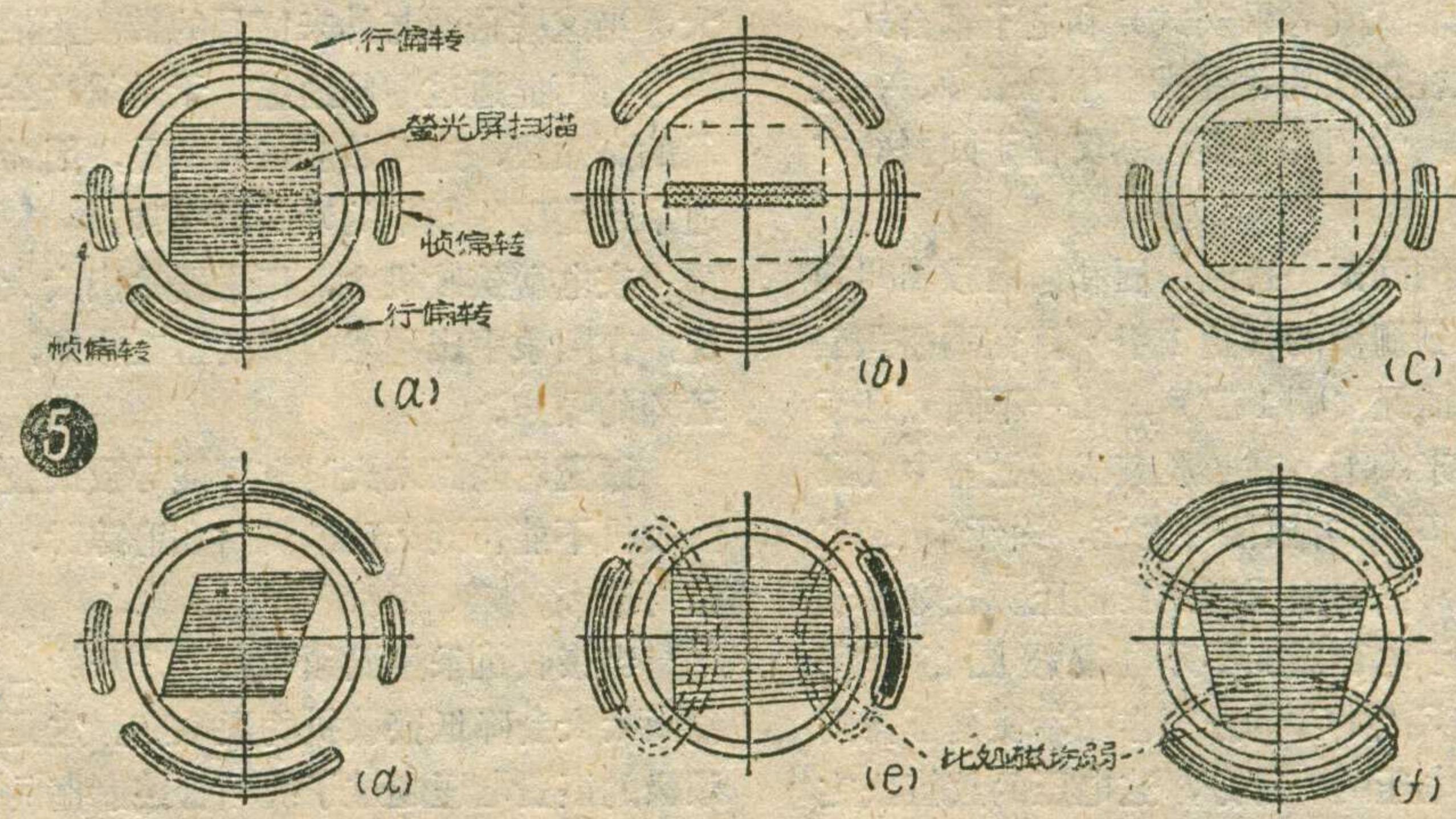- (1) 並聯在垂直偏轉兩組線圈之間的電阻燒壞；
- (2) 垂直偏轉線圈本身部分短路；
- (3) 垂直偏轉線圈與金屬罩相碰短路。



3. 屏幕不亮，有輕微行振叫聲，但無屏高壓（15000 伏左右）：

(1) 先檢修屏壓部分完畢，如將偏轉線圈取下（拔下插頭）高壓恢復，可以證明是偏轉線圈有故障；

(2) 並聯在水平偏轉線圈兩端的電容器（250 微微法）打穿，致水平輸出停止工作；

(3) 水平偏轉線圈繞組之間短路；

(4) 水平偏轉與垂直偏轉線圈之間短路；

(5) 有斷線的地方。

4. 熒光屏光暗而圖象歪向一邊，扫描線弱而不清晰（圖 5c）：

(1) 偏轉線圈位置不當，多數是由於偏轉線圈離顯象管身太遠，扫描力弱，電子束偏射所致。

(2) 离子阱位置不當。

5. 扫描光柵在屏幕上成矩形（圖 5d），原因为垂直偏轉線

圈一組或二組軸綫角數變動不正。

6. 光柵左或右面成梯形（圖 5e），原因为垂直偏轉線圈中小部分短路，使磁力線減弱。

7. 光柵上面或下面小，成梯形（圖 5f），原因为水平偏轉線圈中小部分短路，使磁力線減弱。

8. 圖象顛倒，頭向下腳向上：

(1) 偏轉線圈裝反。

(2) 水平偏轉線圈接線兩頭顛倒。

必需提出注意的是偏轉系統各部件裝置地位距離高壓電源很近，而且有的顯象管屏高壓就在管身外面，所以在調整與檢修時，必須謹慎小心，以免觸電危險。

更 正

本刊上期“從分子中誕生的無線電波”一文，系蘇聯大使館新聞處供稿，特此補正。

本地振盪器的故障

現代的收音机和電視接收机普遍采用着超外差式电路，这种电路要求在它的变頻級內含有一个本地振盪器（高頻振盪器）。本地振盪器的故障很多，对接收机的影响也很大。

收音机和電視接收机中应用的本地振盪器約有下列几种基本类型：調屏式、調柵式、三点电感式（哈脫萊式），三点电容式（考畢茨式）和电子耦合式。其中以电子耦合式在現代的收音机中用得最多。在这些类型的振盪器中，它們的主要区别仅在于回授的方式不同。

調屏式振盪器的回授是通过屏極和柵極綫圈間的耦合而从屏極回授到柵極的（圖1甲）。在調柵式振盪器中也是同样的情况（圖1乙），唯一不同点是振盪频率由柵極回路来調諧。在哈脫萊式振盪器中（圖1丙），流过綫圈 L_1 的屏極信号电流，由于 L_1 起有自耦变压器的作用，供給柵極以回授电压。在考畢茨电路中，回授是由于电容器而不是电感綫圈的作用（圖1丁）。因为 C_2 和 C_3 的分压作用，使柵極得到了振盪器屏極信号电压的一部分，这电压的数值决定于 C_2 、 C_3 容抗的比值。另一形式的振盪器（圖1己）是在考畢茨电路的基础上改进的，回授电压不是通过外接的电容器而是通过振盪管內屏——柵和柵——陰極間电容，使柵陰極間得到一个回授电压。电子耦合式振盪器通常都只用一只变頻管，振盪器产生的信号和接收的信号在同一只电子管內差拍而不用外接电

路。圖1戊就是一个采用哈脫萊电子耦合式电路的振盪器。

振盪器的輸出必須足够大，以保証有适当大小的中頻輸出信号，但是輸出太大也会产生不良后果。为什么过甚的輸出不好呢？原因之一是会产生嘯叫（在收音机中）。因为輸出太大，諧波频率的电压也很大，当这些諧波与外来信号的諧波差拍后，这个差拍信号有可能通过中頻通道，于是就产生了嘯叫，在波段的高頻段，这种效应最为明显，因为振盪器的輸出通常是隨振盪频率的升高而增加。

在電視接收机中，振盪器輸出太大会产生圖象干扰，在圖象中出現鋸齒形的垂直綫条，隨之而来的是猛烈的噪声。


振盪器輸出太大时有可能导致振盪频率偏移，当接收机不能得到正确的調諧和追踪时，这个可能性就值得檢查。

当接收机采用混頻和振盪分开的电路时，振盪器輸出太大会降低接收机的灵敏度。这是因为当輸入混頻級的振盪电压超过了混頻管控制柵的柵偏压时，柵極电压趋正，因而产生柵流，以致降低了輸入調諧回路上所感应的信号电压；同时由于柵流流过自动音量控制电阻而使混頻管的柵偏压增加，降低了混頻器的輸出。这种情况可以用一个 0—1 毫安的电流表接入柵極綫圈与地連接点之間來檢驗，如果轉动双連可变电容器时，在整个轉动范围内都有电流流过，就是由于振盪器輸出过甚或偏压太低的緣故。

振盪器输出过甚，在電視接收机中的另一个影响是通过它本身的發射，將对别的電視接收机产生干扰。受干扰的接收机屏幕上將出現鮮骨狀的圖像、对角的綫或条。当然屏蔽不好更不應該。

最后，振盪器输出过甚还容易引起寄生振盪。

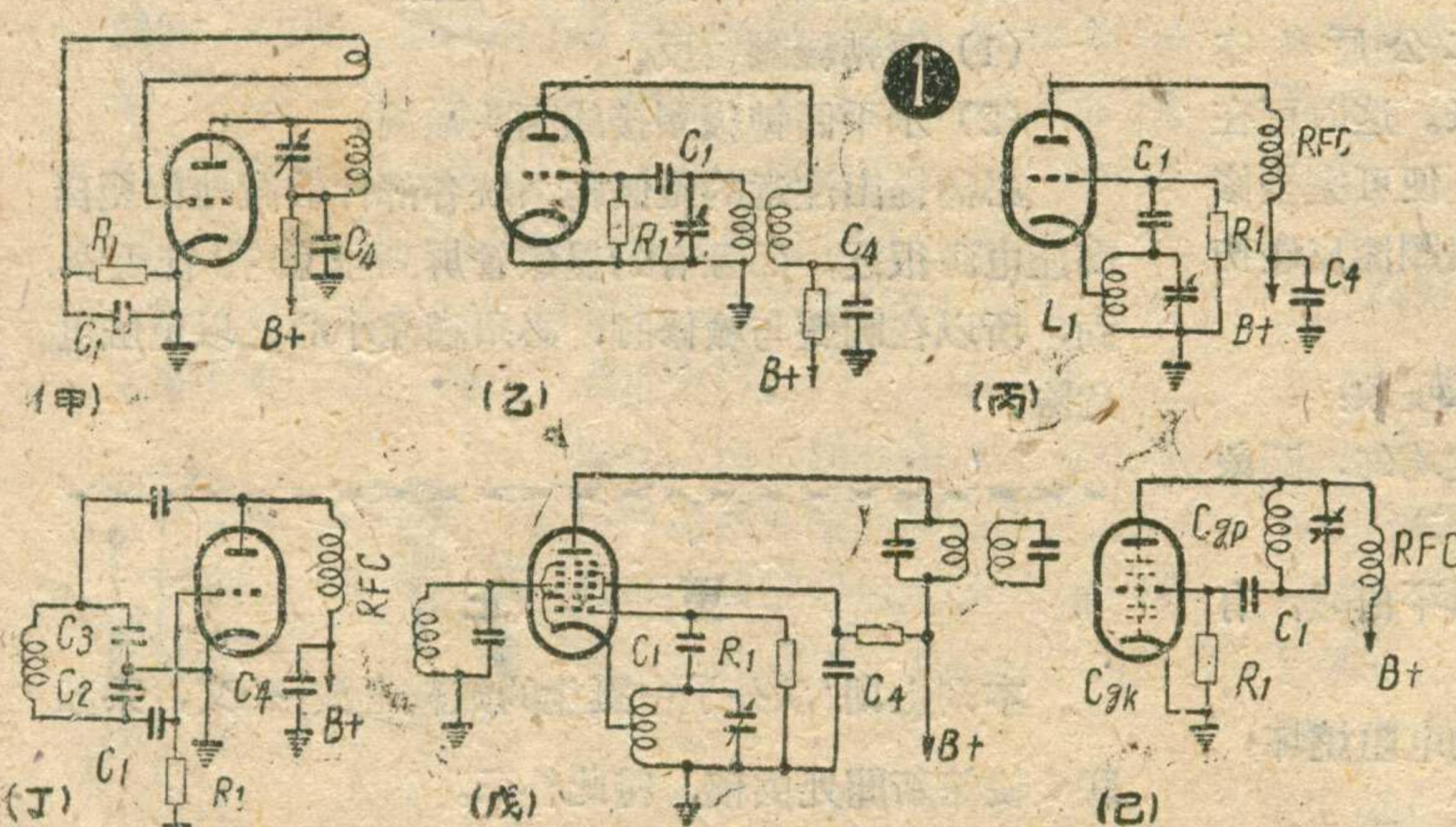如何判断振盪器输出过甚呢？当發現了上述的某种現象后，可以用电子管电压表測量振盪器柵極与陰極間的电压。在收音机中，如果超过 10



伏，在电视机中如果超过5伏，那末振盪器的输出就嫌高了。

可能产生输出过甚的原因有：振盪器屏極电压太高（例如屏極降压电阻阻值太小），振盪線圈耦合太紧和柵漏电阻太大。

振盪器中存在有調諧回路諧振频率以外的振盪为寄生振盪。产生寄生振盪的原因是由于电路中的杂散电感量和电容量的諧振。寄生振盪产生在振盪器調諧範圍內时会出现“死点”或输出的振盪电压有很大的变动。在調幅收音机中，当存在着寄生振盪时，中波段的高頻端会产生嘯叫，而短波波段則嘯叫更形剧烈。寄生振盪对电视接收机的干扰则是在显像管屏幕上产生杂乱的线条，有时使图像暗淡，或者看不到图像。

檢查有無寄生振盪，只要把振盪回路短路，然后測量振盪器柵極与地之間有無电压，如有电压，则表示有寄生振盪。減短引綫的長度，妥善安排屏極与柵極的引綫，不使产生不必要的耦合，或者更动振盪器元件的位置，都有可能免除寄生振盪。

收音机的短波段时常会發生振盪阻塞現象，但是在中波段和电视机中振盪阻塞現象同样可能發生。这种故障的产生原因是振盪器柵回路中的時間常数太大了，当 R_1 或 C_1 （圖1）的数值太大，則 R_1 上的負偏压就愈大，因此振盪就將停止，等到 C_1 上的电压通过 R_1 放电，負偏压減少到恢复振盪为止。这个過程週期的重复着，振盪器的振盪就被規律地阻断了。假如这个週期在音頻範圍以上而在超音頻範圍內，那末在收音机中，这个故障的主要象征是声音中有很高的杂音水平；假如这个週期在音頻範圍以內，那末將产生嘯叫，有时也会产生汽船声。

如果电视接收机中的高頻振盪器發生了这种故障，那末組成图像的全部线条或部分线条就不能从显像管上显示出来。因为在振盪器被阻塞不能工作的这一段时间内，电路中沒有視頻信号輸入。

为了阻止短波段产生阻塞振盪，可以在柵極上串联一只1,000欧电阻（見圖2），这只电阻是与振盪管的柵陰極間电容相串联，而与振盪器的調諧电路相並联，以減少高頻段产生这种故障的倾向。这个串联电阻的正确数值可以由試驗决定。

当接收到一个强信号时，收音机的自动音量控制电压就会升高，电子管的屏流減小，如果收音机的整流器稳定性很差（即电压变动率很大），由于电子管屏流減小，整流输出电压势必升高，于是振盪管的屏压也将升高，这就导致振盪频率的偏移，減低了中频信号的强度，使自动音量控制电压隨之減小，电子管屏流上升，整流器输出电压降低到原来的数值，于是振盪器的振盪频率就回复到原来的数值。隨之而来的

又是这个过程的重复，于是在声音中就产生了振頭声。

在收音机中听到“朴脫朴脫……”的汽船声时，故障源由大部分是由于整流器的輸出濾波电容器断路。振盪管屏極的去耦电容器（圖1中的 C_4 ）断路后也会产生同样的情况。在少数情况下，换了好的濾波电容器或去耦电容器后，仍旧不能消除这种故障，那末可以在音頻放大級中，采用小电容量的級間耦合电容器，以減低收音机的低頻响应来消除汽船声。

一架剛裝好的电视机發生气船声或是汽笛声，大多数是由于振盪管或混頻管的弊病。

特別在調頻接收机中，頻率偏移也是振盪器的一个很麻煩的弊端。产生頻率偏移的原因之一是振盪管

和管座發热后，电子管極間电容量改变以致振盪頻率發生变化，而其他元件發热或者采用品質不佳的电子管，容易吸收潮气的振盪線圈以及不良的管座，也都能产生頻率偏移。

某些机械結構上的缺点也可能产生頻率偏移。例如收音机中度盤的拉綫拉得太紧，电视接收机波道轉換开关中的振盪線圈接触簧片的接触不良，都能發生这种故障。

（穆干圻編譯）

（上接第12頁）

噴氣高射炮—“地——空”導彈 現代飞机的速度和高度日益提高，致使高射炮的效率相对減低。例如高射火炮射出的炮彈，如果到达目标的时间大于20—30秒，在这時間內高速度的噴氣飞机已經飞出10公里以外，这样要使炮火能够击中敌人，就必须把炮彈射到与目标所在位置相距很远的預定点上去。但在这時間以内敌机的航向和速度是会改变的，这样就使炮彈难于命中。現代更有效的对空防御武器是利用雷达控制的噴氣高射炮，也就是“地一空”導彈、它的特点是可以在自動地确定本身的航向，向航行中的敌机目标进行攻击。这种導彈的制导方法分为命令式的，波束式的，主动寻的式的，半主动寻的式的，被动寻的式的和利用無綫电导航设备制导的等等多种，在上期本刊“導彈電子學”一文里已有論述，这里不再重复了。（叶宗林根据苏联“無綫電”杂志1958年第2期材料编写）

用正切毫安表做三用电表

· 預 ·

正切檢流計的原理見于一般物理教科書中，它虽有若干缺点，例如易受外界磁場的影响，刻度的非線性（虽符合于正切曲線），电表常数因各地地磁水平强度而異，使用时必須平放和对准方向，不便搬动等等。但对于業余無線电爱好者說，使用地点已固定（即电表常数已确定），准确度要求不一定很高，更由于制作簡易，費用低（2—3元），同时还有使用时不分正負極，容許过荷电流大，不易燒坏等等优点，所以还是值得自制的。

作者根据检流計的原理，制了一架三用电表，表头內阻 300 欧，灵敏度 1 毫安，最大量程：电阻 0—500 千欧，直流电流 0—10 毫安，直流电压 0—250 伏。在 0—0.4 毫安范围内，能区别 0.02 毫安的电流，在 0.4—1 毫安范围内，只能区别 0.05 毫安的电流。使用时在半公尺內沒有强磁場的影响，有滿意的准确度。它的制作方法如下。

1. 表面度盤

用厚紙剪成，尺寸見圖 1。圖中 C 点是一个針眼小孔，用来确定磁針旋轉軸的中心点的；以 C 为中心繪一弧 AB 作一刻度盤，繪法見圖 6。

以 C 点为中心，CD 为半徑（長 60 公厘），作圆 ADB，过 D 点作切綫 DE，令 $DE = CD$ ，將 DE 10 等分，即点 1 到点 10，各点对 C 点在弧 DB 上的投影，即需要的刻度。但这个刻度是理論性的，还要照下面的方法加以修正。

2. 線圈 取火柴盒外壳半只（ $34 \times 18 \times 25$ 公厘），边上穿兩段銅絲扭緊做 2

只接綫脚。用中規 0.09—0.2 号（相当于英規 43—36 号）漆包綫在盒上密繞 1200 圈。这个圈数是以广州使用，灵敏度为 1 毫安設計的，在緯度高的地方，例如武汉、北京等，地磁水平强度小，圈数可減少 10—20%。如果在广州使用並要把灵敏度提高到 200 微安，圈数要增加到 6000 圈。

綫圈繞好后，綫头就鋸牢在接綫脚上並引出接綫。然后到無線电商店借用電表測一下綫圈的电阻，选配电阻 R_2 、 R_3 （圖 7），使綫圈和 R_2 串联后总电阻恰为 1500 欧，加入 R_3 后恰为 10 千欧。选择时要耐心挑选，力求精确。

3. 指針 指南針里的磁針 1 根（長 25 公厘），

鋁箔一条（可自廢电解

电容器里拆取裁剪），


照圖 2a 虛綫對摺壓平

做一指針； 5×40 公厘



青壳紙 2 小条。把青壳紙


夾在磁針帽的兩側，

用膠水膠牢，青壳紙的

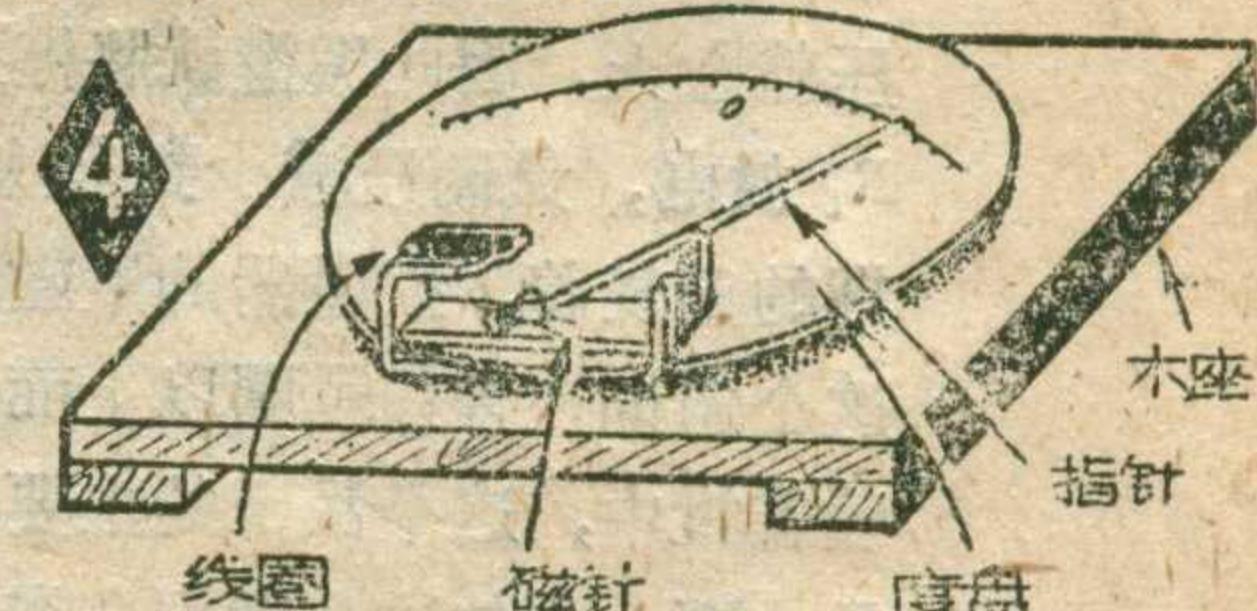

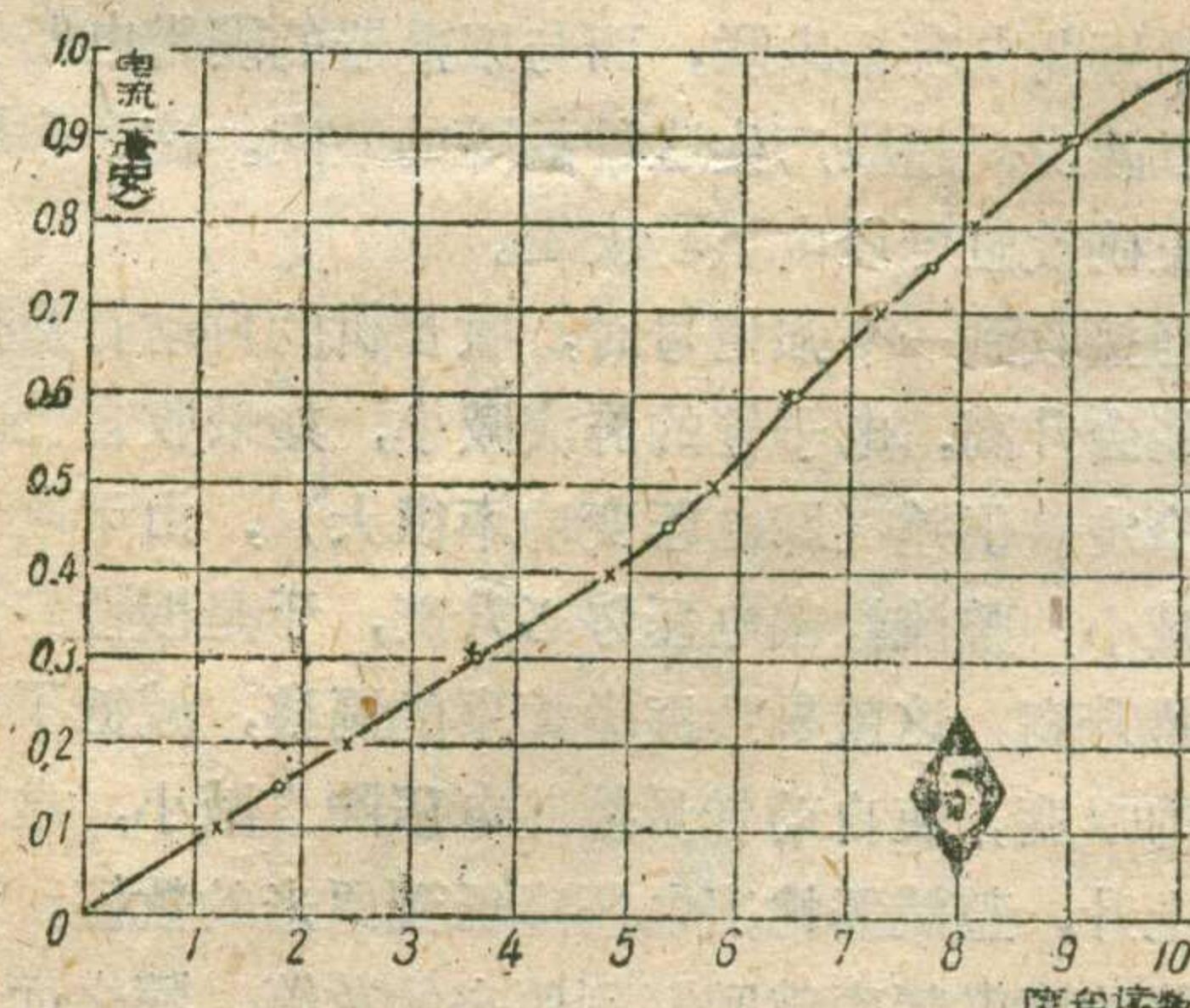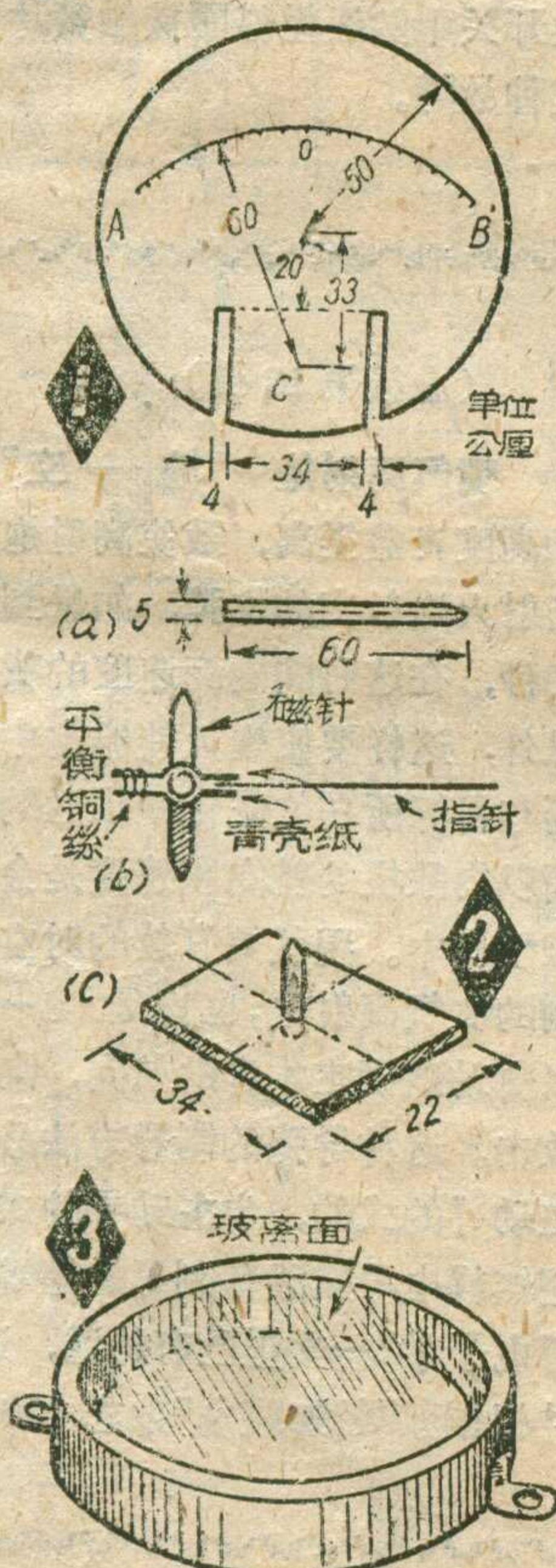一端嵌入指針，另一端繞上几圈銅絲（圖 2b）。銅絲圈的作用是用来平衡指針，使磁針虽增加了一只指針，仍旧指向北極。圈数多少要由試驗决定。指針和磁針要相互垂直並准确地通过轉動的中心点。另外取支持磁針用針軸 1 根，軸座（厚紙板） 1 塊（ 22×34 公厘），針軸穿过軸座的中心点，上端伸出 6 公厘，



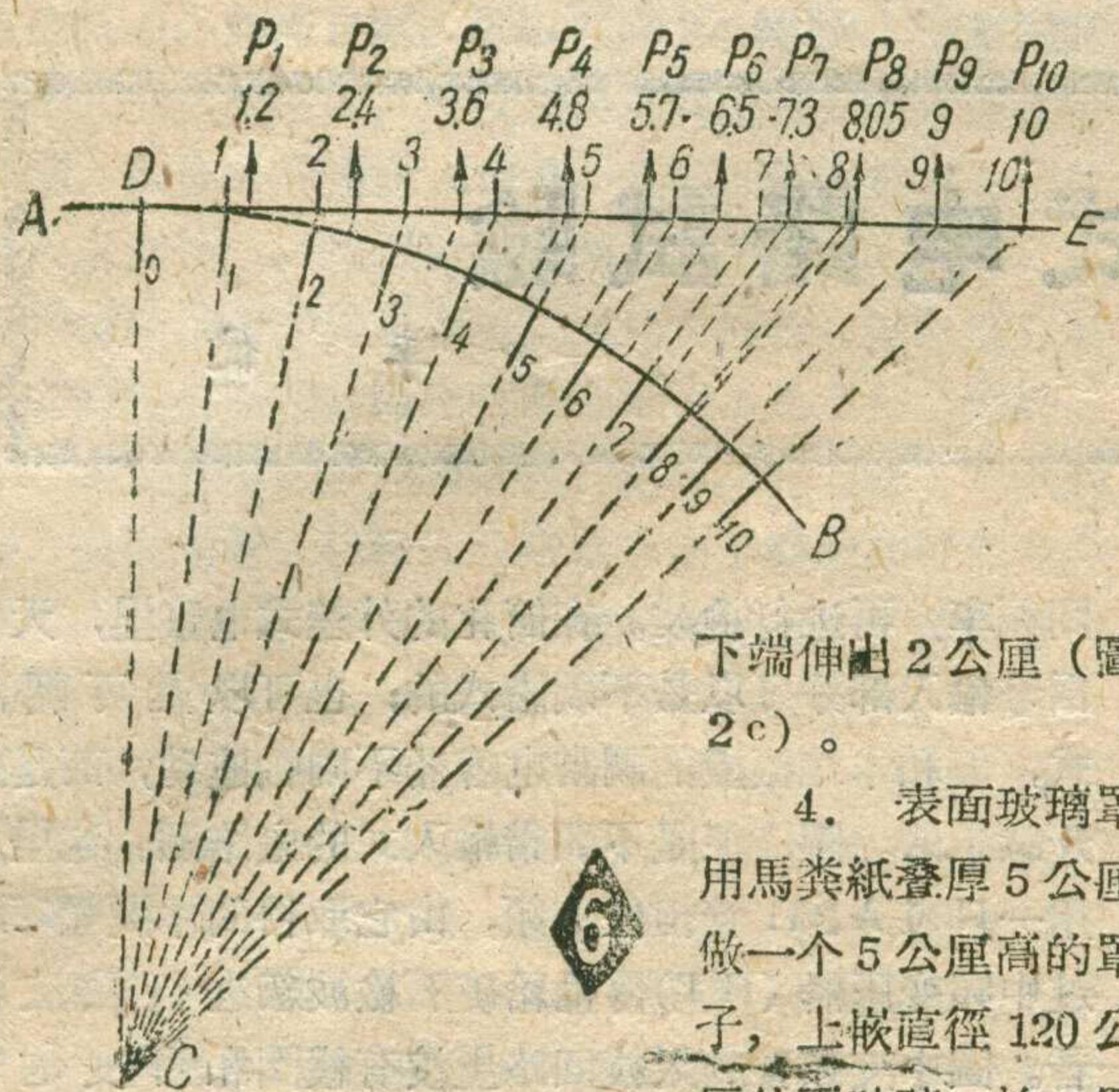

下端伸出2公厘（圖2c）。


4. 表面玻璃罩
用馬糞紙疊厚5公厘
做一个5公厘高的罩子，上嵌直徑120公
厘的平玻璃一塊。罩子

对边靠底处裝2只固定矿石用的銅弯脚（圖3）。

装配 先把軸座膠牢在度盤上，膠時針軸下端要穿入度盤上的小孔C，再把度盤用小木塊垫高約5—10公厘，膠牢在一塊木底板上。把指針帽擦一點唱片油后戴在針軸上，套入線圈，並把它垫平（圖4），線圈暫時不要固定。到此，表頭的制作基本上結束。

零位校准 轉動表頭方向，使指針落在刻度中心G點上。表頭和 R_2 串联后接1.5伏电池，这时电流为1毫安，指針偏轉約45度，移动線圈位置，使指針偏量接近45度，然后把線圈固定住。

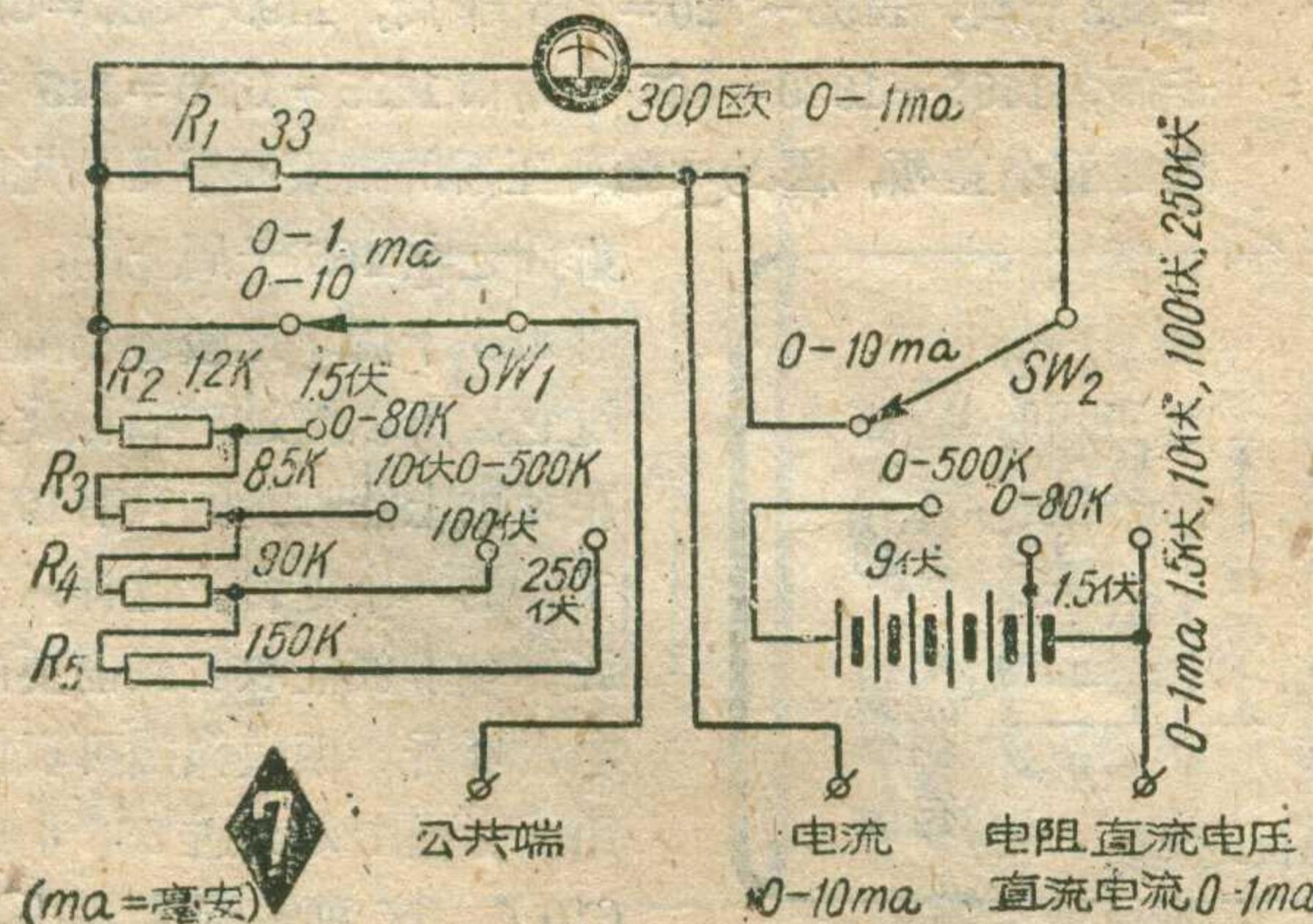度盤刻度的划分 表頭和 R_2 、 R_3 串联，依次接1.5伏、3伏……9伏电池，这时电流为0.15、0.3、0.45、0.6、0.75、0.9毫安，在度盤上的讀數約1.8、3.6、5.3、6.5、7.7、9.0；把这些数据記在圖5的座標紙上（圖中曲線上各O點），各O點相連成一曲線，从曲線上找出整数电流（各X點）在刻度上的位置，再把这些数据標在圖6的DE線上，即 P_1 — P_{10} 各点，这些点对C点在弧DB上的投影，才是我們需要的刻度，把它剪貼到原来的刻度上。各电压档和0—10毫



1959年 第7期

安电流档的刻度相同，不必另繪，只要在使用时把讀數乘上相应的倍数即可。电阻刻度用正确的电阻实測后記在刻度帶上比較簡單。

度盤繪好后，罩上玻璃罩，再照圖7电路把各零件鉗接好，裝在一只小木盒里，三用表就制成了。电阻 R_1 、 R_2 和 R_3 ，特別是 R_1 要求准确，否則0—10毫安电流一档的誤差較大。

讓干电池复活的兩种办法

（一）注入电解液法


我們用氯化銻及氯化氫混合液注入廢干电池中，結果良好。未注液前电压只有0.7伏，注液后达1.55伏，未注液前短路电流只有140毫安，注液后上升到310毫安。將电池經5欧电阻放电，放到22小时以后才又降到150毫安，經与新电池比較，容量約為新电池的50%。

我們注入的电解液是4:1的，即氯化銻佔4，氯化氫佔1。氯化銻的濃度是100克水中溶25—30克氯化銻；氯化氫的濃度約85%。

氯化銻本来就是干电池的主要原料，注入氯化銻溶液可以使干电池复活自無問題，为什么注入氯化氫也有好处呢？这是因为干电池在放电过程中会产生一种难溶的氯化物，而加入氯化氫后将其分解又产生氯化銻，氯化銻本来就是电糊原料的一部分，等于活性物質又增多了。
(安明义)

（二）用充电流法复活

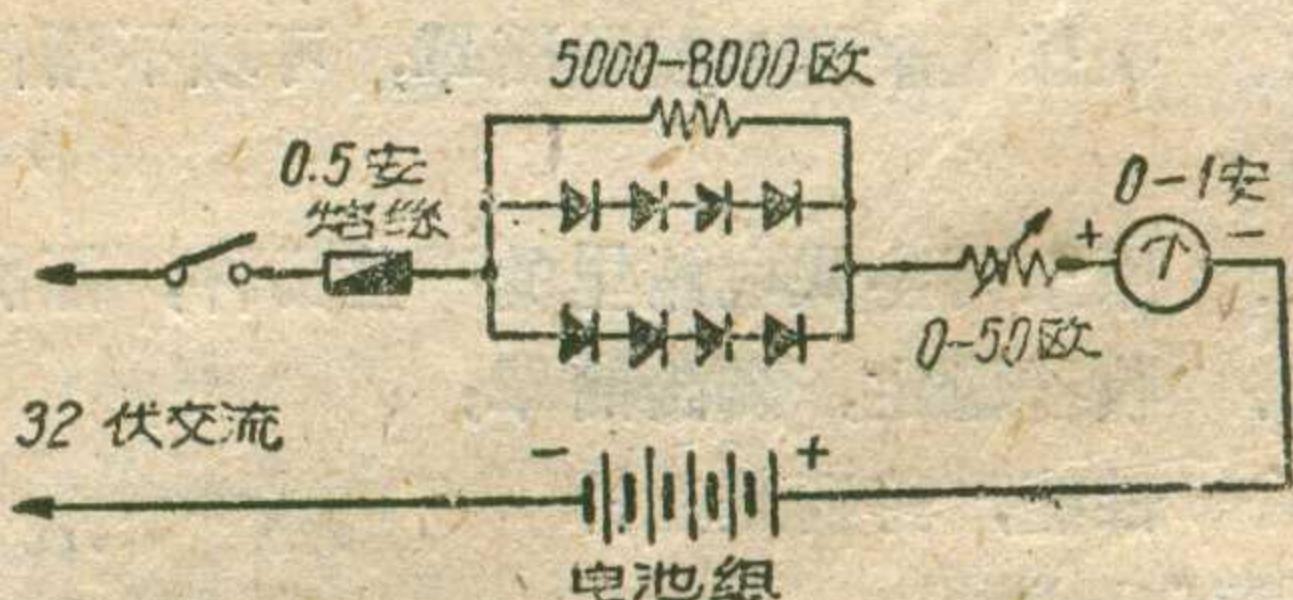我用10片硒片分成兩組並联整流，如附圖所示，在整流器兩端並联了一个5000—8000欧的电阻，電路中又串联了一只0—50欧的可变电阻，用来調整充电电流。我用的电源是32伏的交流电，所充的电池是9只甲电串联。充电电流是175毫安（視电池好坏程度不同可以改变）。



充电兩小時以後結果如下：

电池編號	1	2	3	4	5	6	7	8
新旧程度	久置	破了	久置	久置	干涸	破了	久置	久置
充电前內阻(欧)	2.1	16	3.8	4	2.6	1.8	6.4	3.7
充电后內阻(欧)	0.8	1.6	2	2	1	0.8	2	2

(王金产)

簡化的外差式電路試驗

李 健

外差式收音电路工作稳定，选择性高，与直接放大的高放式或再生式电路相比，性能优越得多，而且可以用来接收短波波段的广播。所以至今许多年来外差式还是广播收音机中最通行和最标准的基本电路。

有經驗的爱好者都知道，裝接一部外差式收音机並不困难，問題在于裝好后的調整和校驗工作。最簡單的外差式电路(只收听中波波段，沒有中頻放大級)也必須有四个調諧回路和一个垫整电容器。它們必須都調整好，才能使收音机發揮出应有的作用。这样，如果沒有經驗和一些必要的測試仪器的輔助，很难做得很好。而“同步”在外差式电路里对收音效率好坏有決定性作用。“步調失調”不但要使收音机灵敏度和选择性大受損失，有时还会带来一些不愉快的叫嘯、杂声和失真。

这样就使許多爱好者宁願裝制再生式，对外差式收音机的裝制不敢輕易动手。其实从再生式到外差式，我們可以采取从簡到繁的步驟，先从最簡單的方法开始，逐步向前过渡。这里就举出一个簡化了的外差式線路来提供給大家作試驗。它有以下的优点：



1. 裝接起来調整校驗簡單，可以不用什么电表仪器；
2. 原来再生式电路里的一些另件，都能应用；
3. 收音稳定，調諧簡單；
4. 性能，特別是选择性超过再生式。

变頻部份 变頻是外差式电路里的主要部分。它是在接收到輸入信号的同时，使变頻管的本地振盪部分产生一个比較接收信号频率高一些的频率，来和輸入频率相混合差拍而产生一个中

間頻率，再进行檢波。在簡化的外差式电路里，天綫信号輸入部分可以是不調諧式的；也可以是可調諧式，但和本地振盪的調諧电容器不同軸連动，而是分开調諧的。圖1便是不調諧輸入式的电路圖。这里使用一只 1A2II 管担任变頻，由它取得的中間頻率經過中頻变压器 (IFT)傳輸給矿石檢波級進行檢波收音。圖中变頻管的天綫回路里沒有綫圈和可变电容

器，是用 R_1 、 C_1 和 R_2 組成的阻抗回路來相匹配。選擇需要接收的电台播音，是靠調諧振盪回路中的 C_3 来完成。 C_3 就是原再生式收音机中用来調節再生力的一只小可变电容器。中間頻率是 465 千周，中頻變壓器可用华北厂产品有磁性瓷芯的一种(型号 ZP 03-1)。这个綫路在工作时，实际上所有外来信号一齐都加在变頻管的信号柵上(电子管第 6 脚)


了。以北京地区为例，信号柵上同时可有 640 (中央台第一种节目)、720 (中央台第二种节目)、820 (北京台)、1030 (北京台) 和 1350 千周 (北京台) 等五个频率信号。如果我們轉動 C_3 ，使本地振盪級产生的频率为 1495 千周，这时和輸入級收到的信号频率进行差拍，在变頻級的屏回路里就产生有 $1495 - 640 = 855$ 千周， $1495 - 720 = 775$ 千周， $1495 - 820 = 675$ 千周， $1495 - 1030 = 465$ 千周和 $1495 - 1350 = 145$ 千周等五个差頻，因为中頻變壓器的諧振频率是預先調好固定在 465 千周上的，只有 465 千周才比較容易的通過它，所以經過矿石檢波，在耳机上能听到的只有 1030 千周的一个电台。这样只需旋轉 C_3 ，便能收听到需要的电台播音。振盪綫圈可以使用成品綫圈如美通 552 B 或 610 R。这种綫圈体积小，

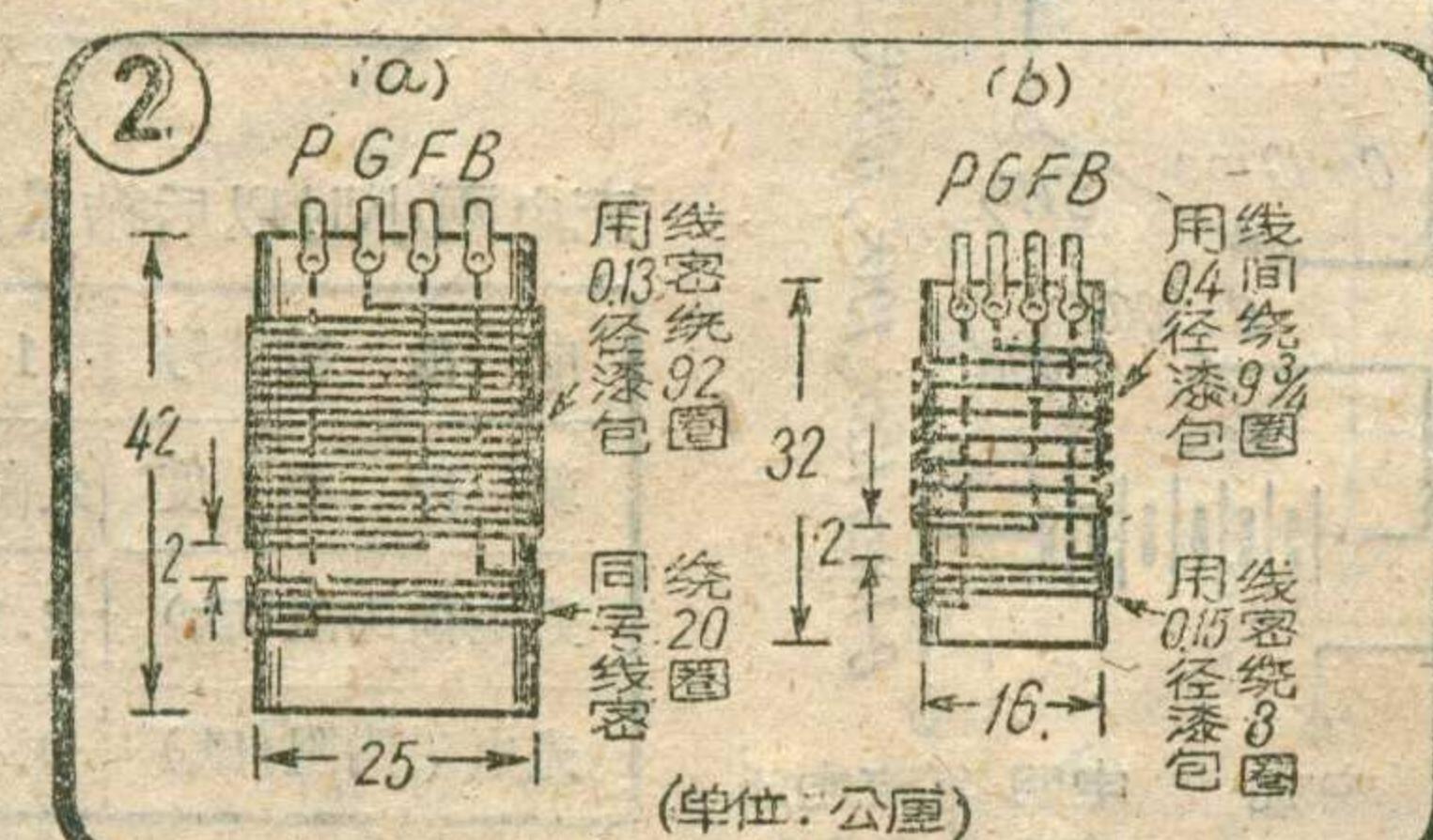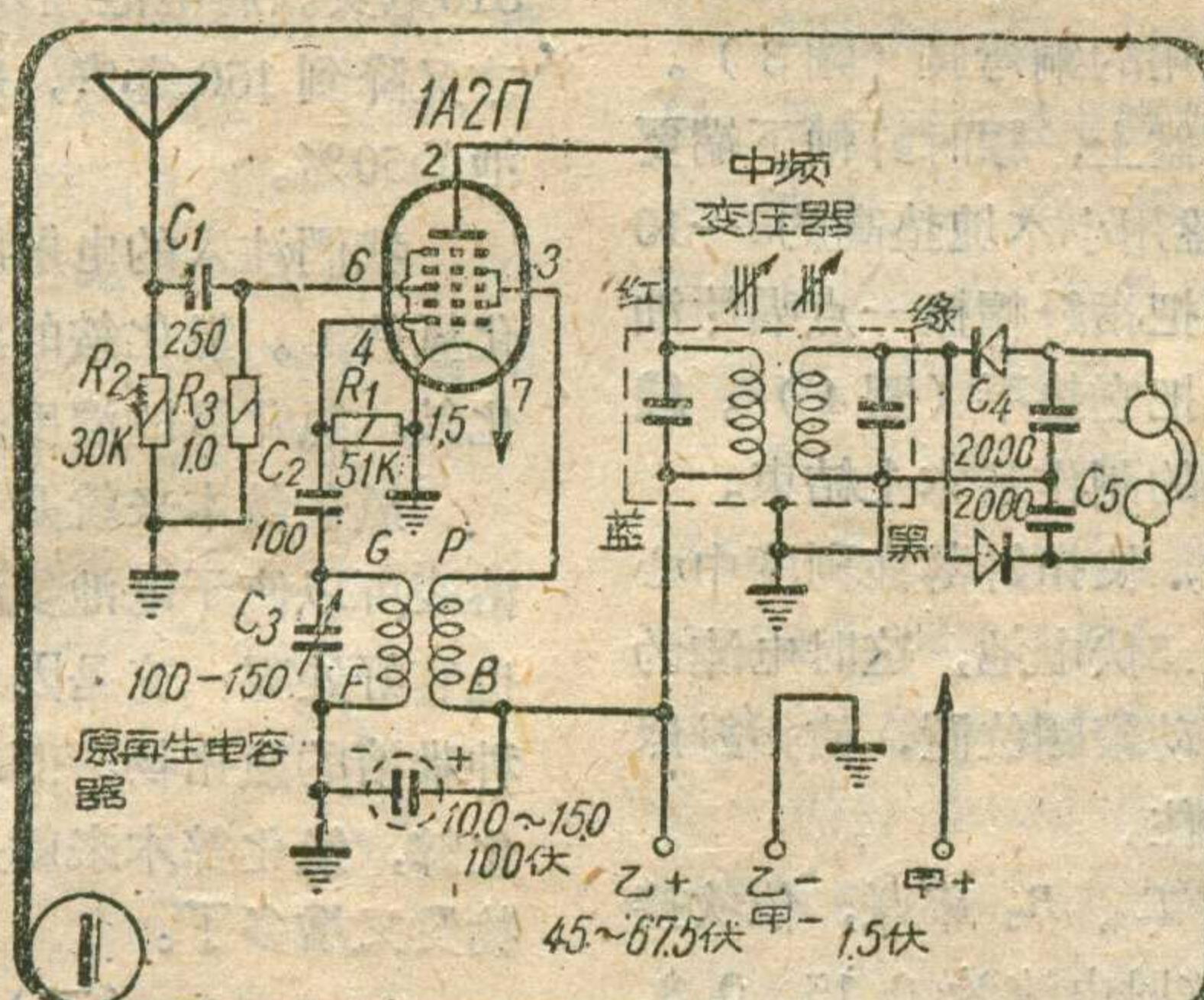

佔地位小。如需自制，可以按圖 2a 繞制。如果同时需要收听短波波段，可以加一只同上式样的短波振盪線圈，如售品的美通 640 R，並須加添一只双刀双擲开关来作轉換，線圈如需自制，应按圖 2 b 繞制。这个線路調諧起来簡單方便，但是天綫輸入回路沒有發揮它的应有作用，因此收音效率还不是十分理想的。

圖 3 是輸入分开調諧式的線路，它与圖 1 不同的地方是变頻管天綫輸入回路里增加了線圈和可变电容器 C_1 組成的調諧回路，使天綫回路里增加了选择电台的能力，也就相应地增加了收音机的灵敏度。它和一般的超外差式收音机也有不同。在这里 C_1 不是常見的与 C_3 同軸連动的双連电容器，而是原来再生式机上用的單連可变电容器。在收音时 C_1 和 C_3 兩个回路分別調諧，这样作不只是为了充分利用再生式机上原有的一些另件，更重要的是这样調諧在接收每一电台时都能調諧到最灵敏和最尖銳的地步，也就是可以充分發揮外差式的性能作用。因为在所有的利用双連电容器調諧的超外差式收音机中，天綫信号和本地振盪在一个波段里只能作到在频率較高、較低和中部的地方各有一点取得完全同步，不可能使每一电台都能得到真正的同調，因此外差式的优良作用並沒有在接收每一电台时完全發揮出来。这种分調式的調諧方法是先旋动本地振盪的調諧电容器 C_3 ，同时也使天綫輸入級的調諧电容器 C_1 在与 C_3 大致相同的度数上，向同一方向徐徐轉动。在收到一个电台时， C_3 停止不动，单独旋动 C_1 至声音最响便可。这样收听一个电台需要分別轉动兩個調諧电容器，手續上像是麻煩些，但比起

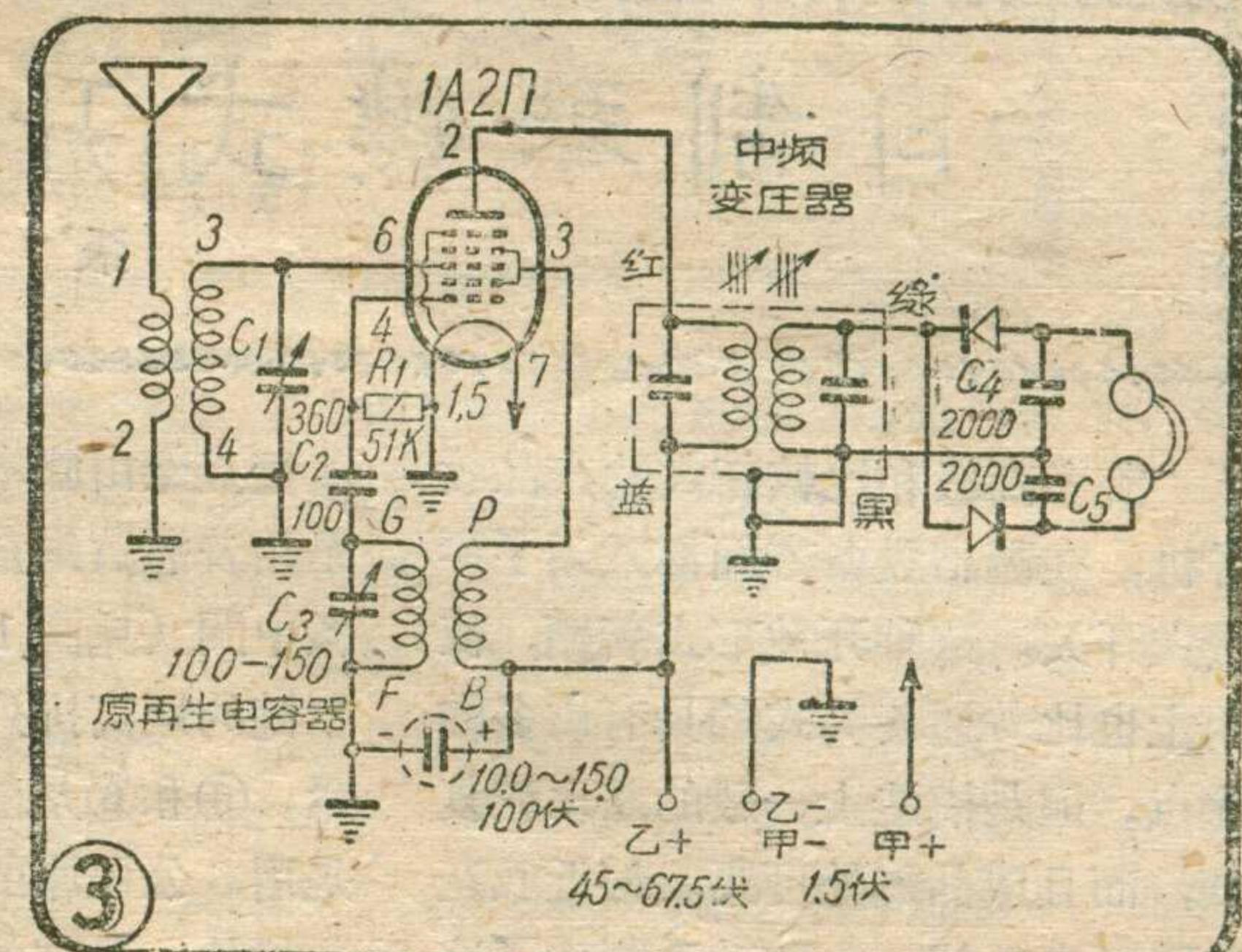調節再生式还是簡便得多。
天綫輸入部分的線圈可以利用原再生机上的三回路線圈（其中的再生線圈暫时空起不用，將來可以用来再作進一步的試驗）。
也可以用專供外差式机使用的成品線圈如美通 552 A。
在增加短波段时，需要添加一只相应的短波線圈如美通




640 R 的天地綫圈。这时轉換开关也应改为四刀双擲的，才能合用。

檢波部分 为了节省电池，檢波級用矿石檢波，采用兩只矿石是为了檢波工作稳定。矿石檢波的灵敏度是隨着頻率改动而有所不同。現在是把檢波頻率固定在中間頻率 465 千周上，因此矿石檢波的特性也可以得到最好的發揮。

裝制和調整 本机实际制作，底板和面板可以按圖 4 佈置接綫。如果底板是用木質的，中頻變壓器外壳必須接通到地。裝好以后接上甲、乙电源和天地綫，在試驗不調諧輸入电路时，轉動 C_3 便能收到播音。試驗輸入分开調諧电路时，先轉動 C_3 ，同时也使 C_1 跟着徐徐轉动，使声音最响。中頻變壓器新購置的在出厂时已經是經過校准頻率固定在 465 千周上了，裝上后不必再作旋动。如对中頻變壓器的頻率是否正确，可在收音机低頻端調諧到一个电台（例如中央台 640 千周），然后微微旋动中頻變壓器次級綫圈（接矿石檢波的一級）的調整螺絲，至声音最响为度。調整时应注意：①在調整中頻變壓器过程中， C_3 應該固定在一个电台 上，不可再轉动；②調整必須細致耐心，不可粗枝大叶；③为了避免人体感应，調整最好用絕緣起子，可用竹筷子削成小起子形代用。变頻級和中頻變壓器經過調整以后，應該再把矿石撥动一下，使它声音最响。

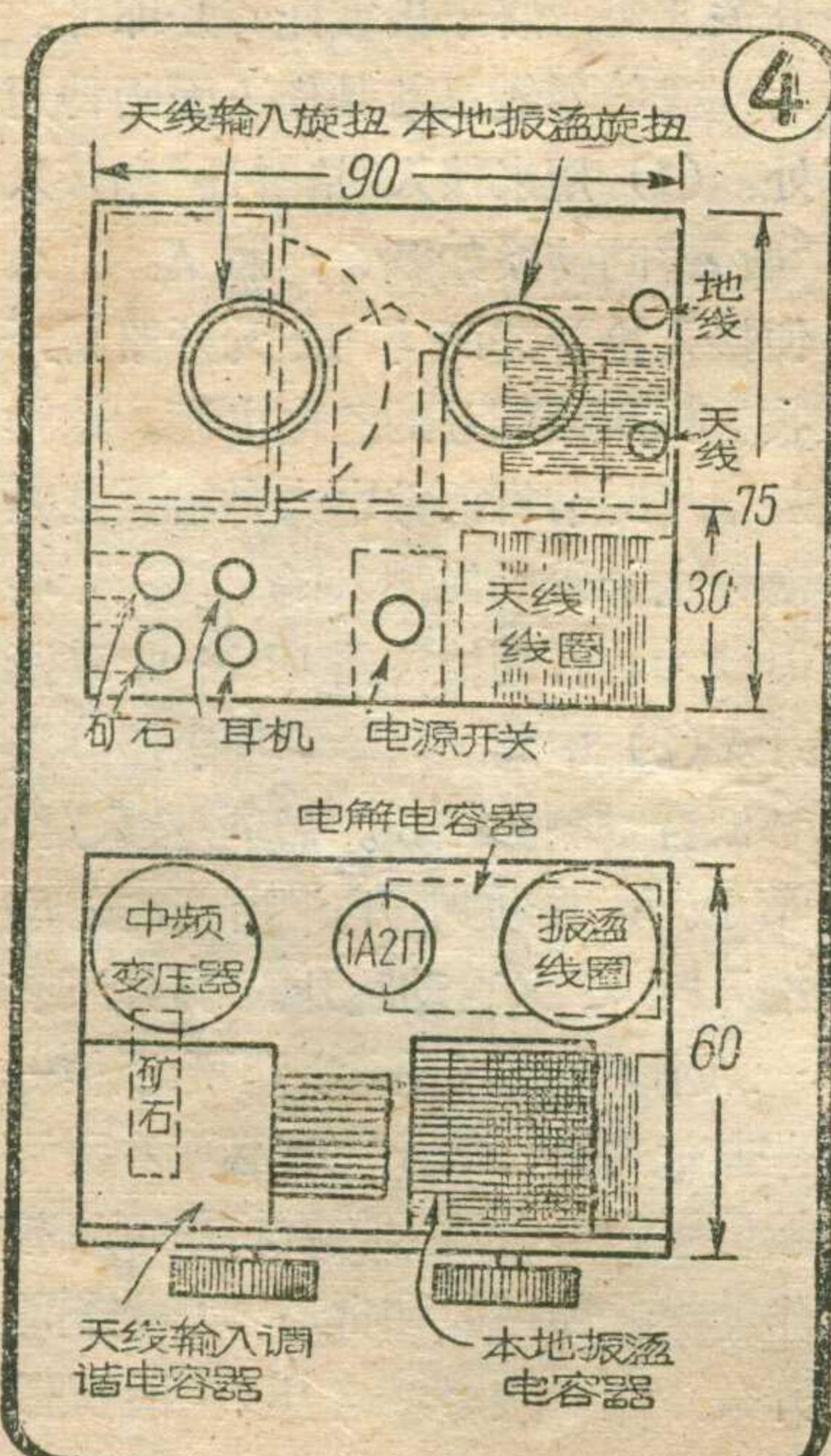結語 (1) 根据實驗，在收听中波段时，乙电压在20伏时即能工作，乙电压提高，灵敏度也隨着增高，但最高不宜超过 67.5 伏。(2) 上面談到的天綫輸入部分分开調諧的电路，适用于一切超外差式收音机，这样調諧上虽然稍为麻煩些，但可省下一只双連电容器，並可將收听每一电台所应达到的灵敏度和選擇性充分發揮出来。(3) 以上兩個电路仅是學習裝接外差式收音机的第一步。在了解和掌握了它的性能以后，我們还可以做进一步的試驗，例如把再生机上三回路線圈原有的再生圈加接到天綫輸入回路中去，看看是否能够把外差式和再生式的优点合併起来，兼而有之，使灵敏度和選擇性更加提高。



自制琴鍵式开关


張 莘

許多高級和比較新式的产品收音机，在調諧設備方面都采用了琴鍵式开关。这种开关形式新颖，使用上也比普通旋轉式的具有更多的优点。但是構造上一般的是比較复杂，而且成品無处可买。最近我花費了不多的錢，自己动手制作了这样一只琴鍵开关，結構簡單，使用灵活，所用材料也是容易买到的。裝在自制的收音机上，用来作音調控制和拾音器变换等，給自己設計装配的收音机增加一些声色。

我自制的这只琴鍵开关由七个鍵組成如圖1。其中第1和2兩鍵为一組，3、4和5三個鍵为一組，6和7兩鍵为一組。“琴鍵”本身是由市上买来的刻制圖章用的滑石（圖中①），顏色不一，可按自己喜爱和配合整体色調选購，开关的整个結構尺寸可按“琴鍵”的尺寸來設計。一般市上所售圖章滑石尺寸为 $19 \times 19 \times 80$ 公厘。圖1說明整个开关的結構。其中②滑杆是由化学筷子改制，在滑石一端开鑿适当的洞，用万能膠將滑杆和滑石粘牢。③彈簧是用直徑0.5公厘的鋼絲繞成。

④接点架由膠木板条併合，接点片是用普通黃銅皮剪成条形，夾在板条中間（見圖1中⑪），接点羣按琴鍵的距离排列分开，由接点架夾紧。⑤和⑥是前后兩片主要支架，是用6公厘厚的塑料板制成，⑦是止推片，是在滑石上适当的地方上下开兩道槽，將1.5公厘厚的隔電板剪成合适大小用万能膠粘在鍵上，是防止琴鍵退出时被推出支架以外的。⑧是四根黃銅棒支柱，兩端鏽有凹入螺絲槽，这样旋入螺絲把整个开关固定好。⑨是止动卡板，是用0.8公厘厚的鋁板剪成。⑩止动卡板支架，是直徑2公厘的銅棒用錫鉗牢在銅支柱上的。

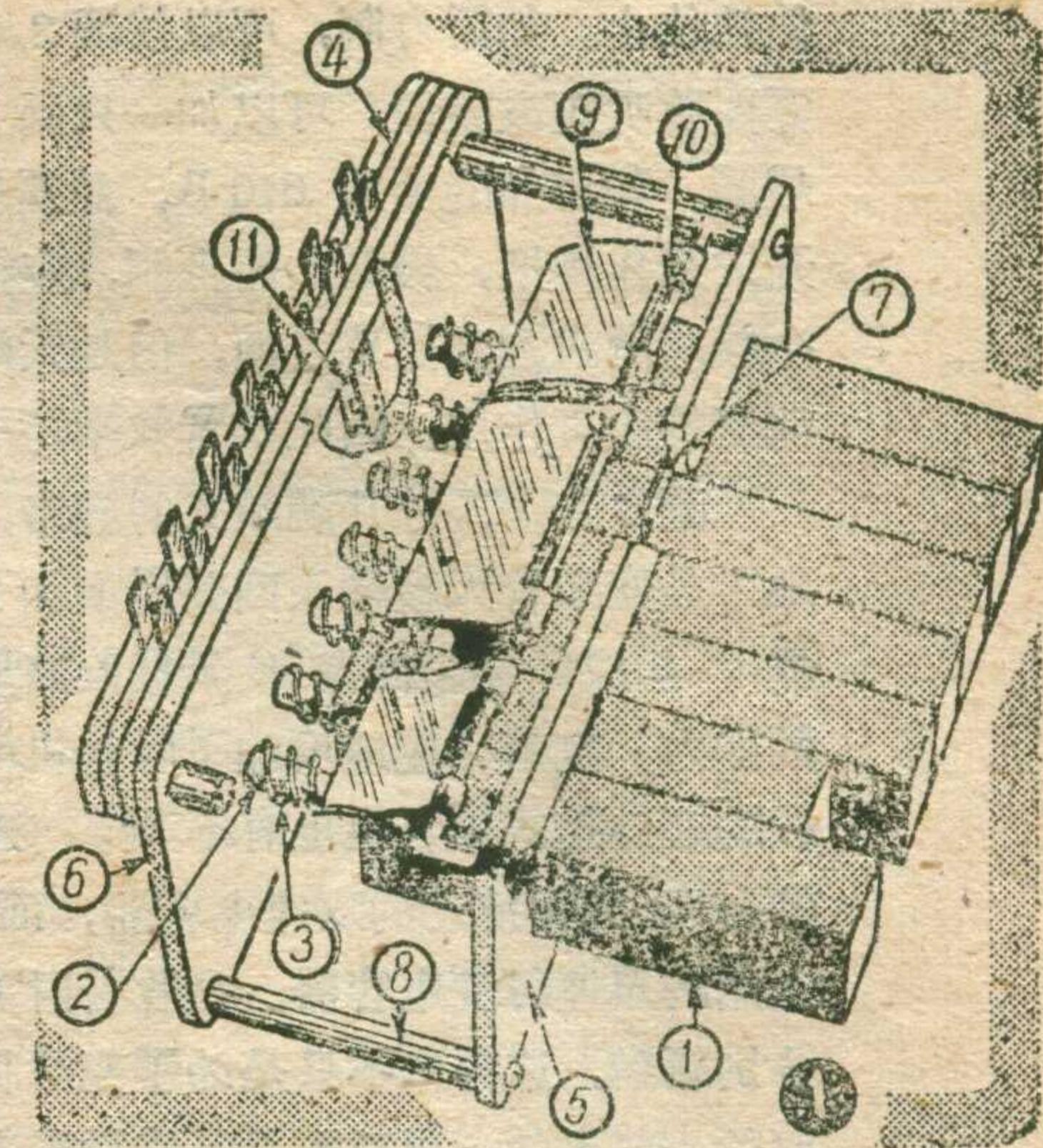
琴鍵的加工并不困难，不需使用特殊工具，但滑石質軟，加工必須小心，彈簧压力不宜太强，否则回彈时止推片猛力撞击面板，容易损坏。滑杆在后支架板上的穿孔必須正确光滑，免得卡住。卡板与琴鍵的接触面也要打光磨平，使与各接触面相等。如高低不平，將会引起按入新鍵时由于推不起卡板，会有原已按入的琴鍵彈不回来的情



况。

开关的动作是这样的：当按入某一鍵时，滑杆②推動接点閉合或打开电路，同时彈簧④被壓縮。这时止动卡板⑨由于自身重力作用自动卡入琴鍵的凹槽里，使琴鍵停在按入的位置，保持接点相接或打开的动作。在需要轉換开关时，按入同組另一琴鍵，动作如前。这时由于新鍵按入时尾端推起止动卡板，原已按入的鍵便彈回原处完成了自動轉換的作用。如需做各不相关的开关几組，將卡板彼此分开即可。

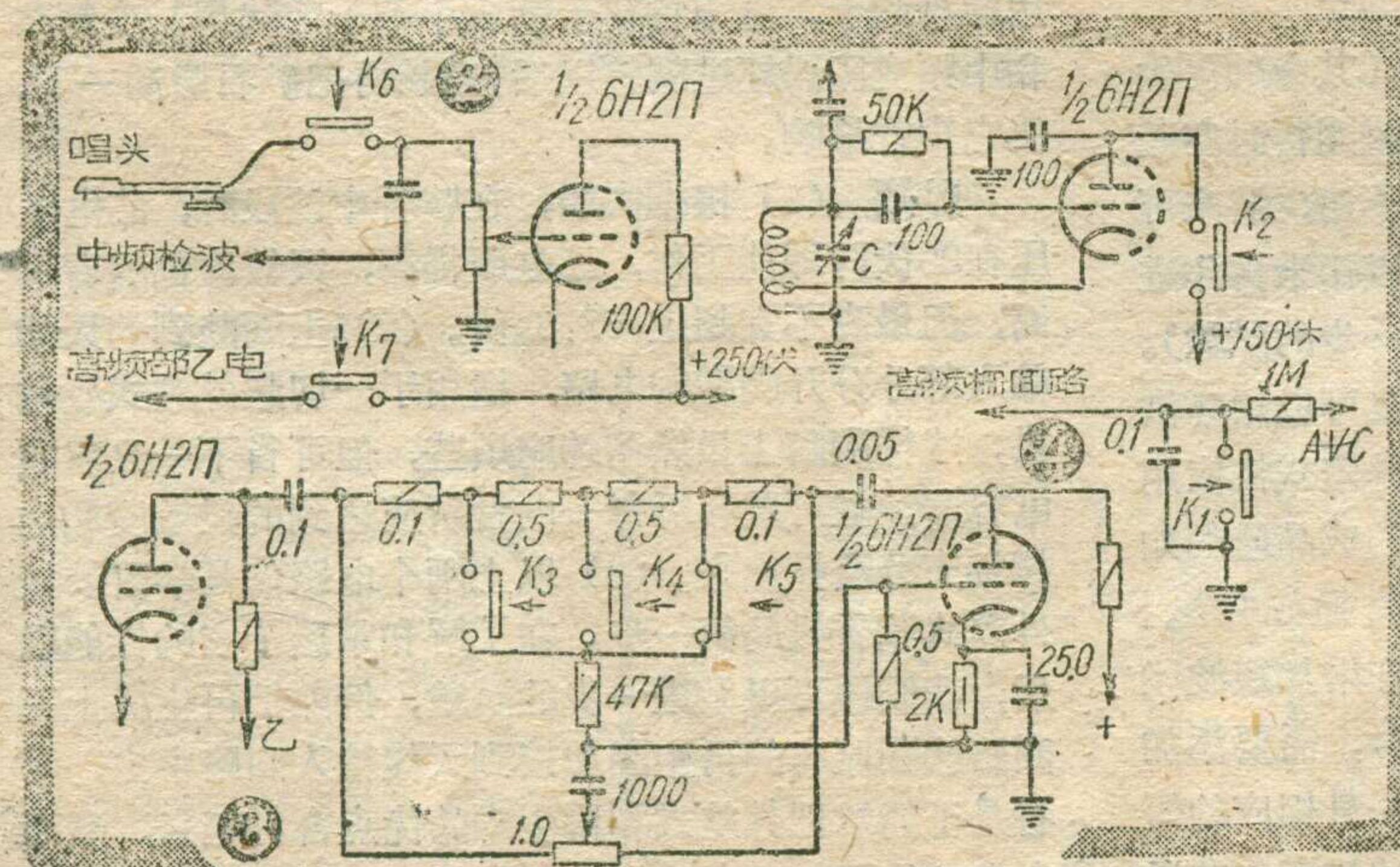我的琴鍵目前是作下面兩种用处：(1) 用来接入“拾音器”和接入“收音”的轉換如圖2，將 K_6 按入便接入拾音器而 K_7 成为开路断开收音机高频部分的乙电电源。这样放唱片时节省部分电力并增長高频部分电子管的使用寿命。按入 K_7 时改为收音而拾音器回路自动断开。(2) 中間三只琴鍵用来控制調节低音音調如圖3。当 K_5 按入时， K_4 或 K_3 自动跳开；当 K_4 或 K_3 按入时 K_5 又自动跳开。另外还有一組兩只琴鍵($K_1 K_2$)还可以作一些其他用途，例如在有必要和許可按裝差頻振盪器的收音机里可以接作轉換差頻振盪和自動音量控制的开关如圖4 線路，这里不再詳談了。



發展中的地方無線電工業

—介紹北京市無線電制造廠—

北京市無線電制造廠的产品，是大家所熟悉的。他們生产的鳳凰牌收音机，不仅行銷全国各地，而且远渡重洋，銷售国外。Ty-1000 瓦扩大机也为北京市和外地的工矿企業、人民公社所广泛使用。

这个厂是近年来才發展起来的一个地方無線電企業，它正在不断地成長和壯大。这个厂的前身原是無線電生产合作社，1957年才正式轉为工厂。在轉厂初期，人員少，設備簡陋，生产量極低。但是在北京市海淀区区委和市輕工業局的直接領導下，全厂职工白手起家，又經過1958年的大跃进，厂子已經出現了新的面貌。产品数量比1957年翻了五、六番，新产品日益增多，質量也有了显著的提高。

为滿足广大人民日益增長的需要，充分地供应物美价廉的收音机、扩大机，本年初全厂展开了提高質量、降低成本的羣众性运动。由書記掛帥、全体动手，在設計上貫徹了領導、技術人員、工人、顧客几結合的方針。对成本进行了仔細的核算。在質量檢查方面，改变了过去只抓成品，把最后一关的办法。对产品从原材料、协作件、半成品起，人人把守質量关口，成品的最后檢驗也較前更加完善和严格了。經過这一系列的措施，很快地取得了实效。1959年度的新产品鳳凰牌 5961 A 型三波段六灯机，在电气性能方面已达到了国家三級标准，而且外形美观。1000瓦扩大机經過改进，百分之八十以上的电气性能达到苏联国家一級标准，并节约了大批原材料。每部扩大机比原来节约了硅鋼片 43.5%，銅線 51%，三角鐵 89%，鐵

板 53.5%，面板螺絲 85%。全机重量由原来的 550 市斤減輕到 300 市斤，体积也大为減小。

“普及和提高”、“一般与尖端”必須相結合。該厂在向尖端技术的攀登上，也取得了不小的成績。半导体收音机、印刷电路收音机、電視收音与电唱三用机等早在 1958 年就已試制成功。今年国家交給了生产電視、收音兩用机的任务，現正在积极試制中。此外还在研究試制二波段半导体收音机。一般的只印有綫路的印刷电路还不能徹底解决無線电机的生产自动化，目前他們正在研究包括綫路、电阻电容、綫圈等全部印刷的印刷电路的制造。同时为了配合电视机的生产，也正在試制多种較复杂的电子仪器，如圖象訊号發生器、調頻訊号發生器、扫頻訊号發生器等。


該厂之所以能如此迅速地發展，正如該厂厂長前不久在海淀区区委工業會議上所說：“……首先是由于区委及市工業局的領導，特別是在我們工作上有問題或發生困难的时候，及时地給予了我們宝贵的指示和具体的帮助，因而这半年来我們的集体领导加强了，政治掛了帥；加强了政治思想工作，同时通过誓师、比武、評比、插紅旗等等方式，大搞羣众运动，羣众的积极性被调动起来了。”

集中领导与羣众运动相結合，增加产品品种，提高产品質量，在技术革新的基础上提高劳动生产率，降低成本，是我們地方無線電工業的正确发展方向。

(莫展)

1. 該厂生产的鳳凰牌收音机新品种和試制成功的半导体收音机。

2. 1000 瓦扩大机的新产品。

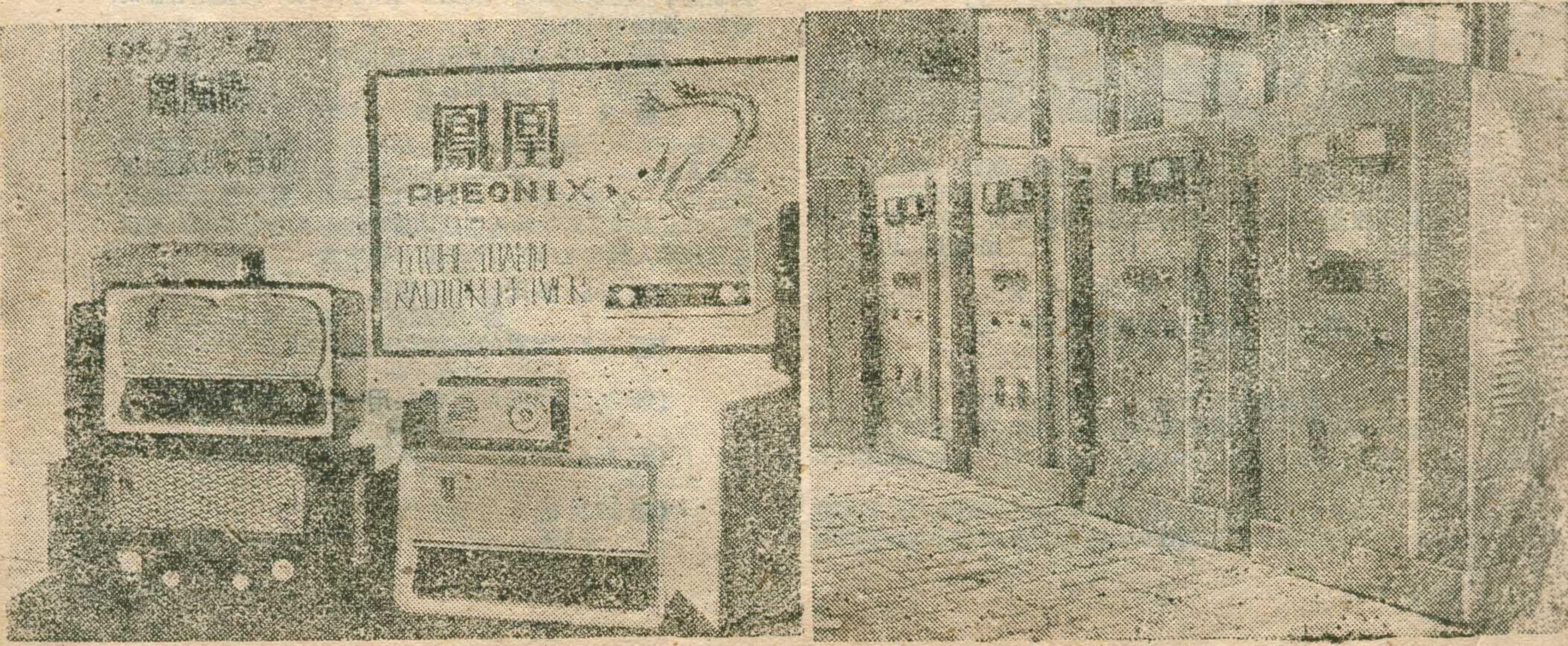


資料

美多牌六灯电唱收音机

—上海無線電器材厂出品

本机是交流六灯中短波超外差式收音机，附有調速式电唱机设备，可以放送 78 轉速的 12 吋和 10 吋唱片。电路中有高低音調提升網絡，采用永磁式 5 × 7 吋喇叭，因而音調丰富，悦耳动听。

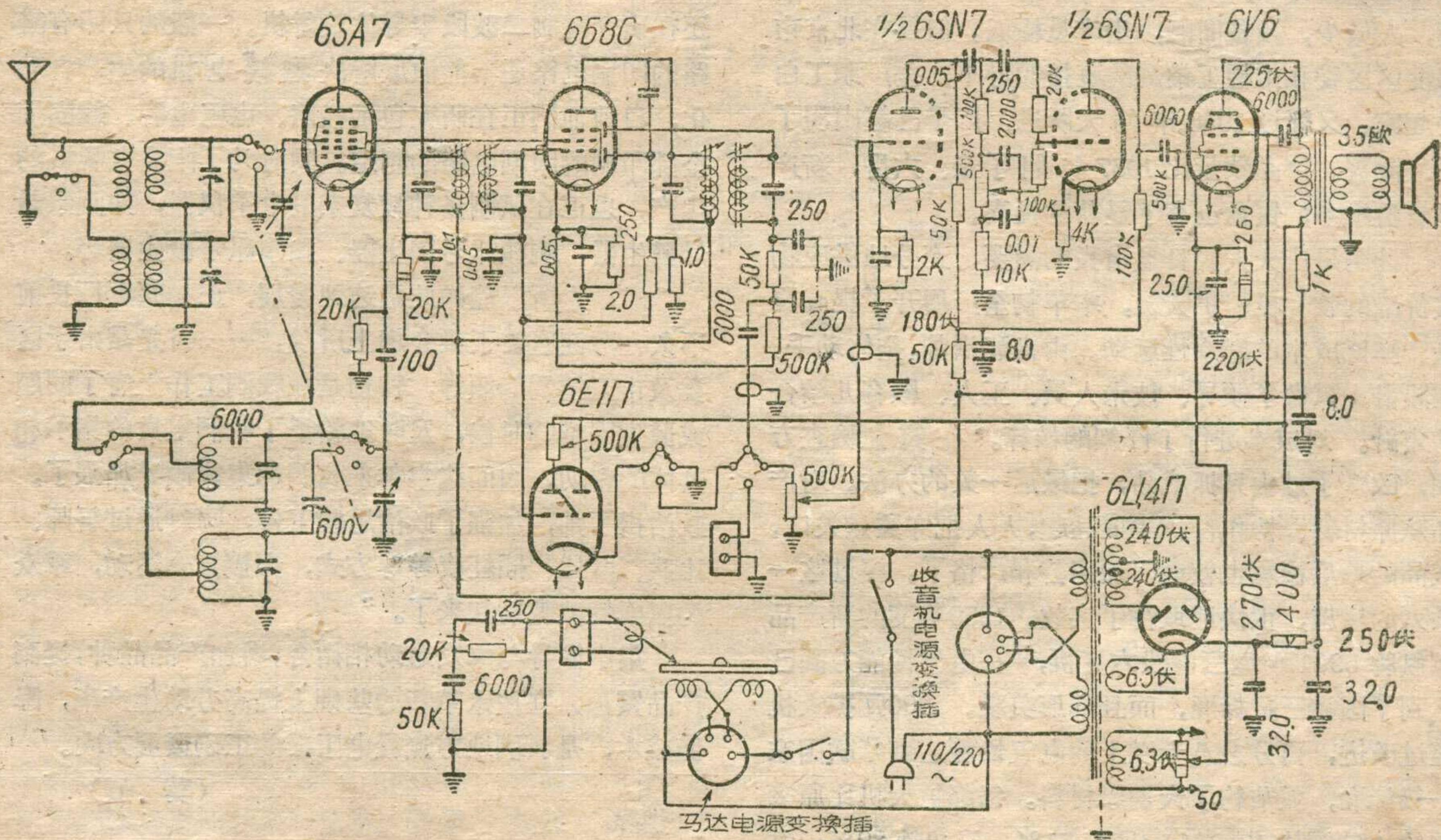电源电压使用 110/220 伏交流 50 赫市电，收听頻率中波为 500—1600 千赫，短波为 6—18 兆赫。电子管采用 6SA7 变频，658C 中頻放大、檢波兼自動音量控制，6SN7 音調控制、低頻放大，6V6 功率放大，6U4P 整流，6E1P 調諧指示。



能和特点；陶瓷电容器的全部制造工艺过程和制造设备，以及制造中应注意的问题；我国目前生产的各种陶瓷电容器的構造、性能和規格。

(無 269) 超短波远距离傳播

苏联 E. Л. 契林柯娃著
顧福年 韓文煥譯 定价 0.18 元

这本小册子是苏联邮电部通信技术講座的講稿，它比較通俗系統地介绍了利用对流層和电离層散射來作远距离超短波通信的一些基本原理，着重解釋了一些實驗結果的物理過程，并且提出了对这种通信线路所用設備的一些要求。可供电信技术人員和电信院、校师生學習参考

(無 258) 多用途的收音机

張虹編著 定价 0.17 元

(無 263) 物質的磁性和磁性物質

沈曙生譯 定价 0.17 元

(無 261) 兩部发射机共用一付天綫的設計

鄭觀森等編 定价 0.15 元

(無 264) 選擇性 RC 系統的理論和計算

(苏) 薩柯夫著 定价 1.30 元

(無 272) 医疗用电子仪器(1)

呂秉仁 陈秀文編著 定价 0.12 元



讀者如欲經常了解本社及其他出版社新書出版情况及重要圖書出版消息，請訂閱“出版消息”周報，即可及时了解。这种周報全国各地郵局都可訂閱，每份定价二分，訂費每月八分。
人民邮电出版社啓


本社最近新書

(無 266) 陶瓷电容器的制造

洪鐘編著 定价 0.54 元


陶瓷电容器是一种用途很广的無線电零件。利用陶瓷做介質制造电容器，不但能做成很多不同介質常数和溫度系数的电容器，而且具有很高的电容量稳定性、很高的耐热性和極小的損耗。

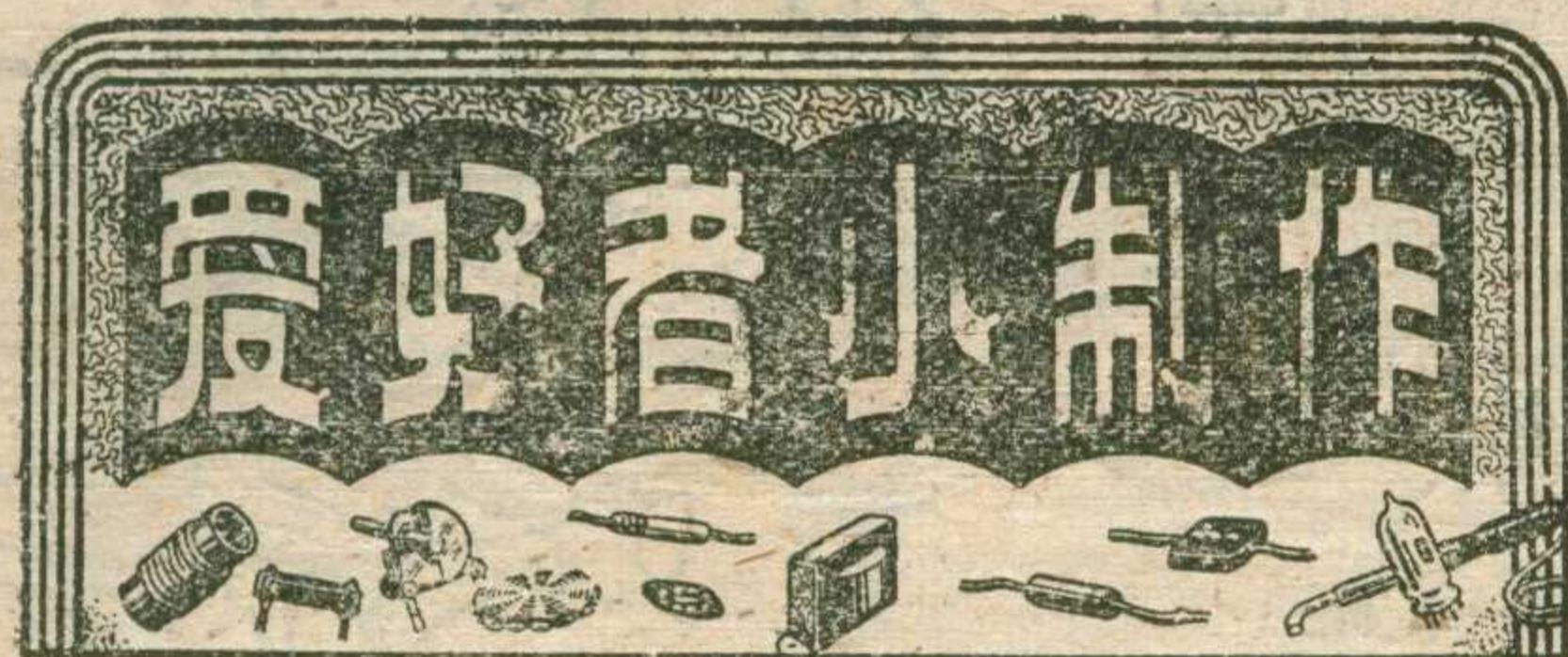本書是一本系統叙述制造陶瓷电容器的專籍。內容包括：电容器的种类和电气性能；陶瓷原料 和陶瓷电容器的性



用鋁箔裝地線

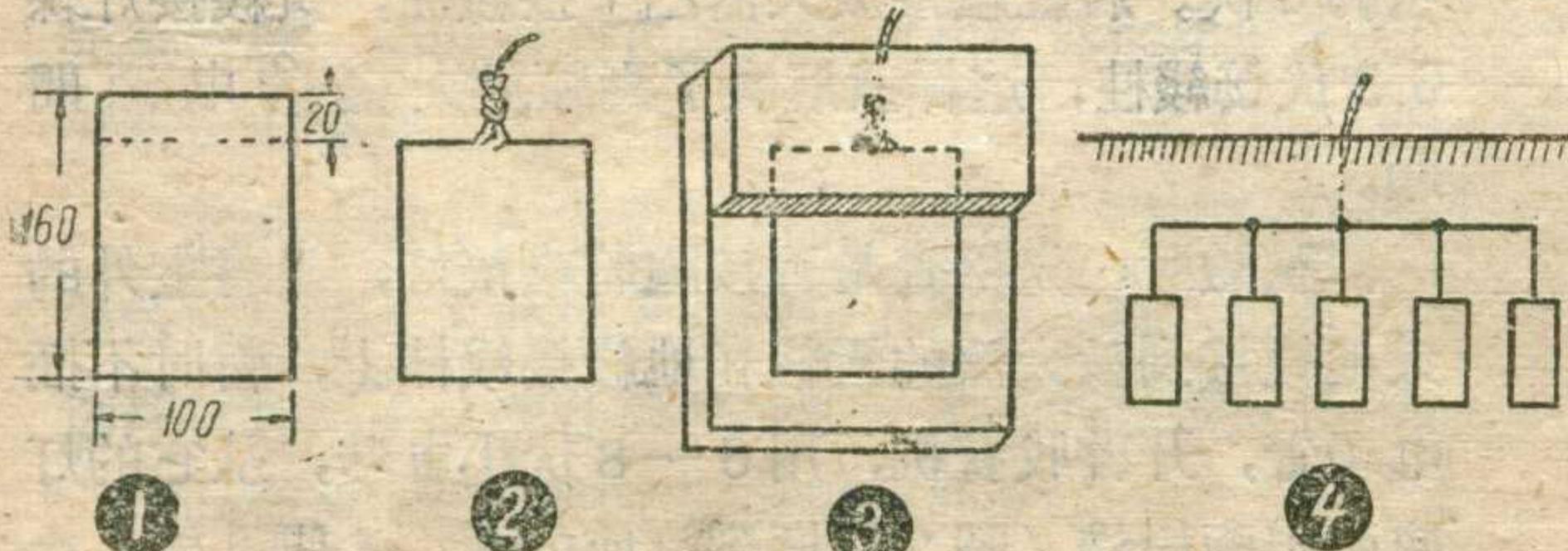我用香烟盒里的鋁箔裝接地線，它的优点是裝后不容易腐蝕，接地电阻小。具体裝法是：將烟盒里取出的整張鋁箔如圖1按虛線部分剪开，把导線一端包扎在剪开的部分当作引出線（圖2），再用炭粉、粘性土和食鹽水混和做成泥磚，並把鋁箔疊在磚內（圖3），最后把数塊磚的引出線並联起来即成（圖4）。裝了此种地線，用矿石机試驗，收音效果大大提高。（鴻）




廢日光灯鎮流器的利用

廢日光灯鎮流器里面的硅鋼片和綫圈，我們把它拆出来，可以有不少的用途。

鎮流器里面的硅鋼片，可以用来繞制小型电源变压器。鎮流器里的硅鋼片，一般有两种程式，一种是截面积 21×20 公厘² 的（圖1），它足够作二、三管收音机电源变压器的鐵心使用。用綫粗細可由所用电子管耗电量而定。例如采用 $6K4\pi$ 、 $6H1\pi$ 或 $6K4\pi$ 、 $6U4\pi$ 的兩管收音机，灯絲电流为 $0.3 + 0.6 = 0.9$ 安，加一个指示灯 0.3 安，共 1.2 安。初級可用英規 36—38 号漆包綫，次級用 20—22 号漆包綫，每伏繞 10 匝（次級無高压綫圈）。

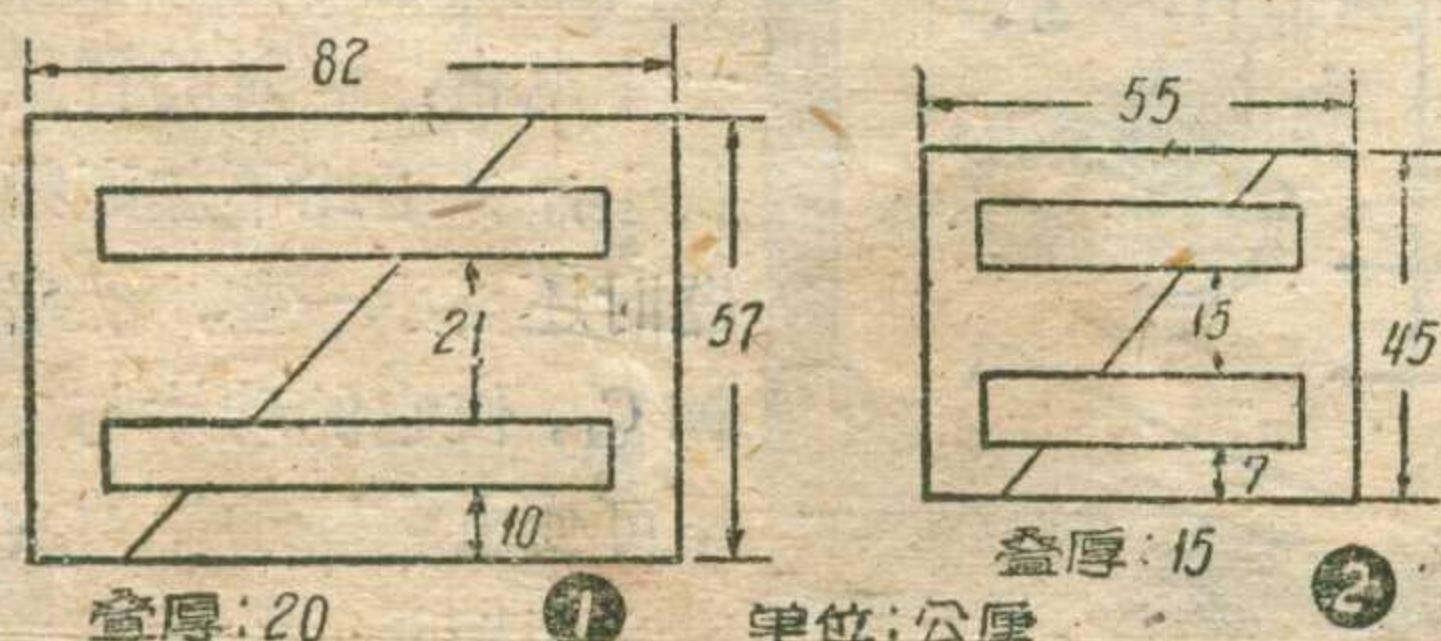另一种是截面积 15×15 公厘² 的，如圖2。可用作單管收音机电源变压器的鐵心。例如：用灯絲电流为 0.3 安的 $6SL7$ 双三極管，初級可用英規 40—42 号漆包綫，次級用 26—28 号漆包綫，每伏需繞 24 匝（無高压綫圈）。这种硅



鋼片还可以做輸出变压器的鐵心，其截面积虽比售品 (16×16 公厘²) 小一些，但增加疊厚后仍可应用。

鎮流器里的漆包綫是 28—32 号綫，每只約有 3 市兩，可根据其损坏程度加以整理修补后再使用。完全脱漆的漆包綫爱好者們还可以把它編織成一条多股的天綫。（邱瑞桃）

廢乒乓球制万能膠

把坏了的乒乓球放到酒精里，很快地就溶解，变成粘稠的膠水。这种膠水干燥的很快，絕緣性能也良好，不怕水浸，使用起来比酚醛膠还好。

一个乒乓球可以在 50 cc 的酒精中溶解，大約有一小瓶墨水那么多。（冬）


变廢电子管为好电子管

有些人把燒断了灯絲的电子管抛掉，这样做很浪费，因为有些断了灯絲的电子管还是可以利用的，把这些电子管利用起来，就可以节约好电子管。

最近，我把一个燒断了灯絲的 $1R5$ 电子管接成三極管式，裝了一架再生式單管机，效果令人滿意。这个 $1R5$ 电子管的灯絲是在灯絲和上云母片交界的地方断的，用振动的方法使灯絲掉在第一栅上，这样第七脚和第四脚是电子管的兩個絲極了（圖1）。把第三脚和第六脚連起来做信号栅，第一和第二脚連起来做屏極，甲电用 1.5 伏，乙电用 22.5 伏，綫圈可用 336 線圈。

旁热式电子管灯絲燒毁后，有时也可利用。燒断了的灯絲有时和陰極連接在一起，通过一定电流仍能燒着，这时可把陰極和相通的絲極当作灯絲兩極，把陰極接地，作檢波管使用（圖2），尚無交流声，和好的一样。


（魯彬 顧廣卓）

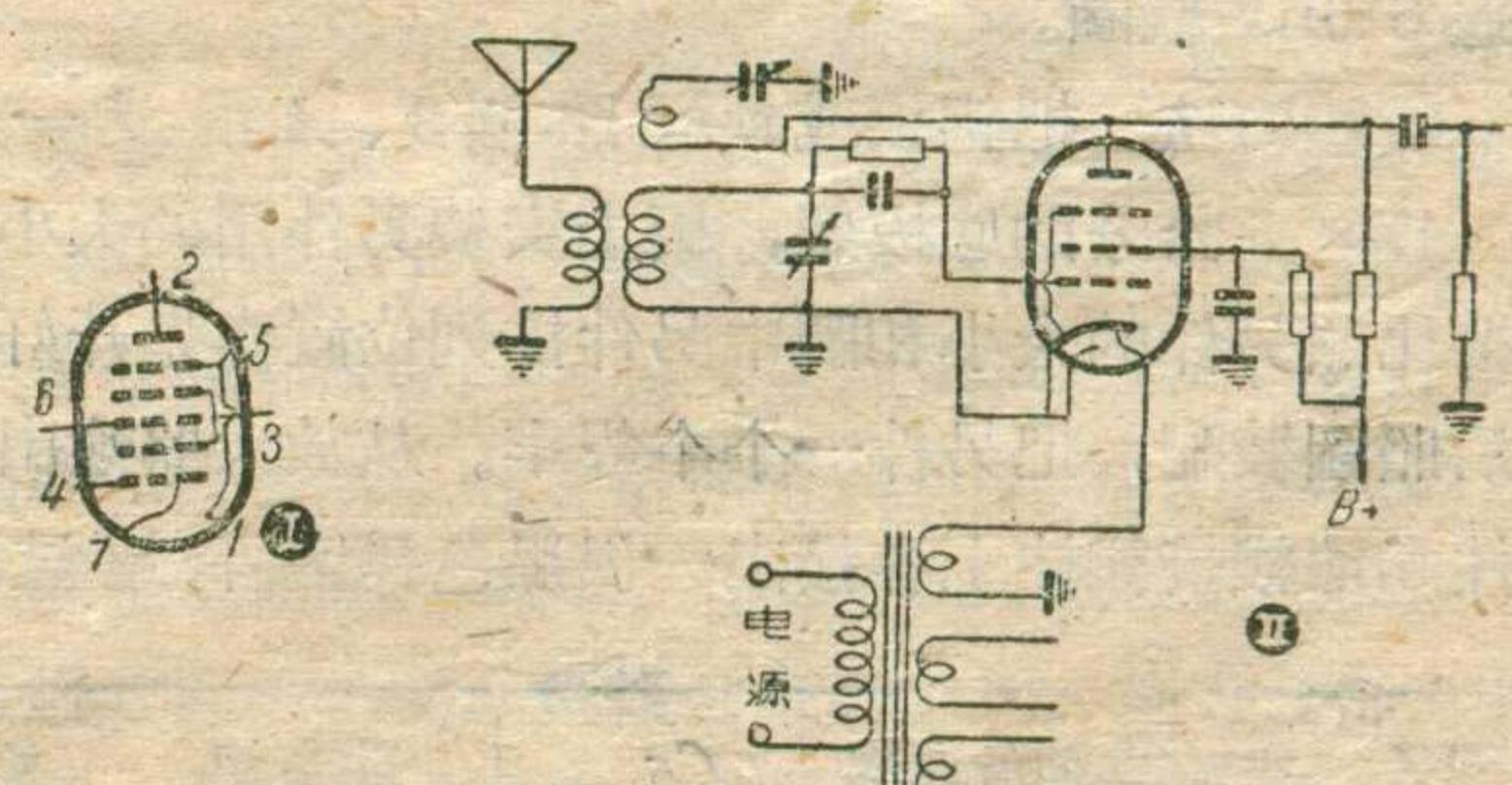

怎样看脫色的管号

經常用手接触的电子管，印在上面的号碼易于脫色，致不能辨認該管規格、特性。这时可用較濃的滑潤油滴上，用棉花或紗布輕輕揩擦，將管移动至适当的光線和位置时，由于反光的强弱，原来的号碼即可显现。（陈因）

元祐書藏室

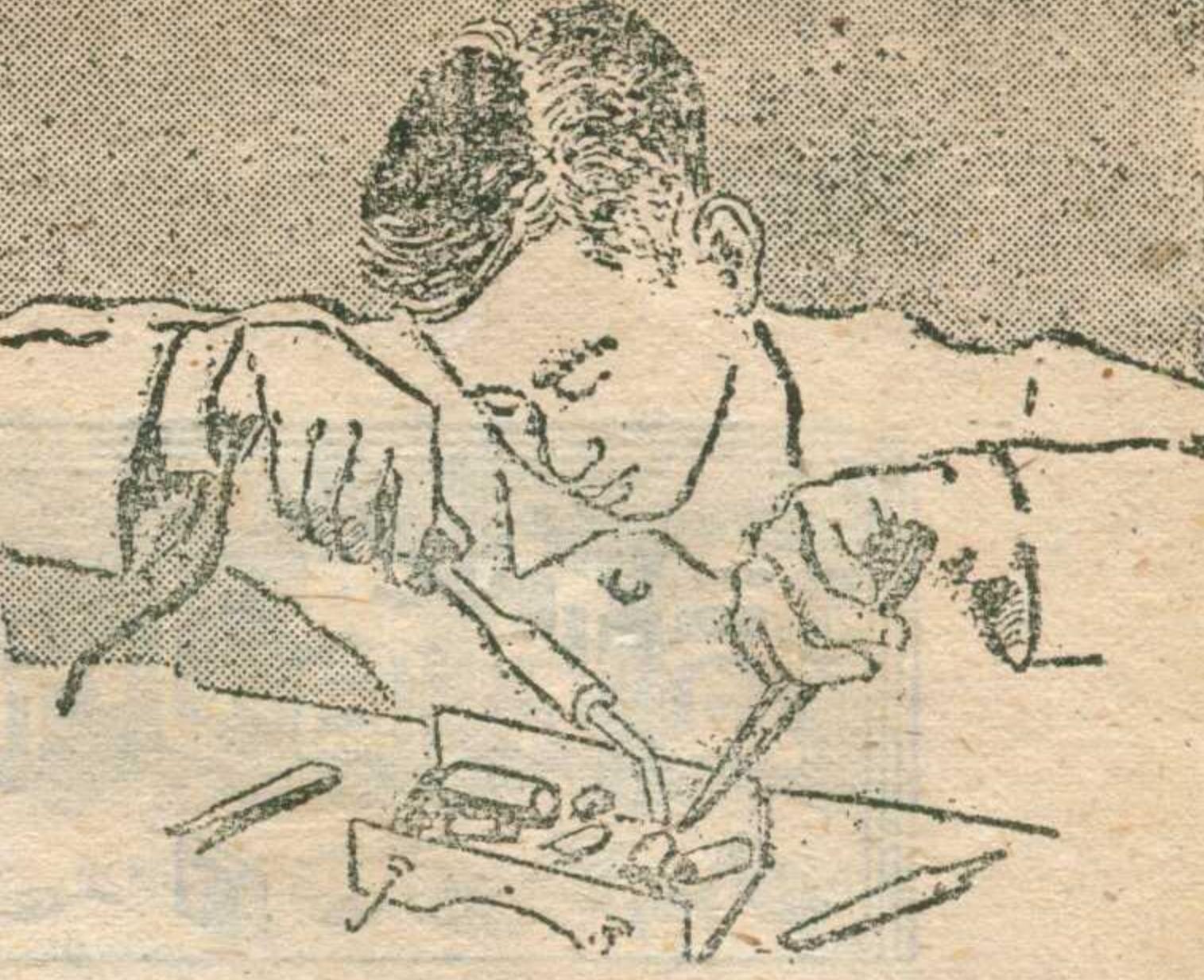

童光耀

高頻放大器的實驗

我們常常对收音机有这样的要求：1. 要求它能够收得远，並且声音够响；2. 不光是收得远，听得响，还要求声音清晰，沒有本地电台的干扰(夾音)。这两种要求，用無綫电术语來說，第一种是收音机的灵敏度性能，第二种是收音机的选择性性能。对一部收音机的評价，主要就是用这两种主要性能去衡量的（当然还有一些其它的性能要求）。解决这两个問題的方法之一，是在收音机前面（再生式收音机的檢波級前，超外差式收音机在变頻級前）加裝一級或兩級高頻放大器，讓它把需要的高頻信号放大，不需要的加以濾除。下面是最常見的一級高頻放大器的实验。

交流高頻放大器


實驗用材料 實驗用料除在線路圖1里註明的外，還要小七腳電子管座1只（6K4Π用），接線柱6只， $20 \times 45 \times 1$ 公厘膠木板3塊（裝接線柱用），尖頭旋鈕2只， $1/8'' \times 1/2''$ 元帽鐵螺釘8只（接線板和管座固定用）， $5/32'' \times 1/2''$ 3只（可變電容器固定用），多芯塑膠纜紅色50公分，黃色70公分，黑色40公分，銅鋸片8只， $300 \times 270 \times 1$ 公厘鋁板或噴漆鐵底板1塊，沒有高放的交流再生式或超外差式收音機一架，另外接線若干。圖1中電容器 $C_2 - C_4$ 是耐壓400伏的紙電容器， C_5 是云母電容器， L_1, L_2 是美通610RF線圈。


實驗方法 把鋁板或鐵板照圖3、4摺成一個
20×17×5公分的底板架，板上安裝另件用的大小孔
眼要比照另件的大小和圖中另件排列位置事先開好，
然後照圖裝配，把另件一個個鉗牢。從放大器輸出接
線柱和地線接線柱上各接出一根黑色長度不超過20

公分的塑膠線，与收音机的天地綫插孔或接綫釘分別接好（放大器輸出端接綫也可接收音机可变电容器的定片）。放大器的电源也可取自收音机，只要从收音机引出这么兩根綫：一根（紅色塑膠綫）从电力放大級电子管帘柵極的灯座鋸片或該机乙电正極引出，直流电压約在 180—240 伏之間；一根（黃色塑膠綫）从电力放大管灯絲極的灯座鋸片引出（注意这根綫，應該接在不和底板相連的那一个絲極鋸片上），交流电压約 6 伏。將紅綫接放大器乙 + 接綫柱，黃綫接灯絲 6.3 伏接綫柱，这样就解决了高頻放大器的电源問題。

試驗時，先檢查是否按圖將線接好，並將室外的天地線接到放大器的天線和地線接線柱上，暫時不插電子管，開啓收音機，用6—8伏小電珠，從它的燈座引出兩根線（圖2）插到燈座的3、4腳孔內，小電珠發光是正常的現象，如果小電珠燈絲燒燬，說明燈絲線錯接到乙+高壓上了，必須查明改正，方能試驗，以免燒燬電子管。如手頭有三用電表，比較方便，燈絲電壓用電表的交流10伏擋測量，讀數應在6伏左右；乙電高壓用直流250伏擋測量，電表的負極測試棒與金屬底板接好，用正極測試棒接觸燈座的第5孔鋸片，這是電子管屏極，電表讀數約在180—240伏之間，與收音機供給的電壓大小相等；再用正極測試棒接觸燈座的第6孔鋸片，這是電子管的帘柵極，因電路中串聯有降壓電阻 R_2 ，測得電壓應略小於屏極電壓，第1、2、7孔鋸片均無電壓。測量結果與上述情況無誤時，把收音機關掉，插入電子管， R_3 旋至阻值最小（箭頭近地端）， C_1 動片旋出一半，

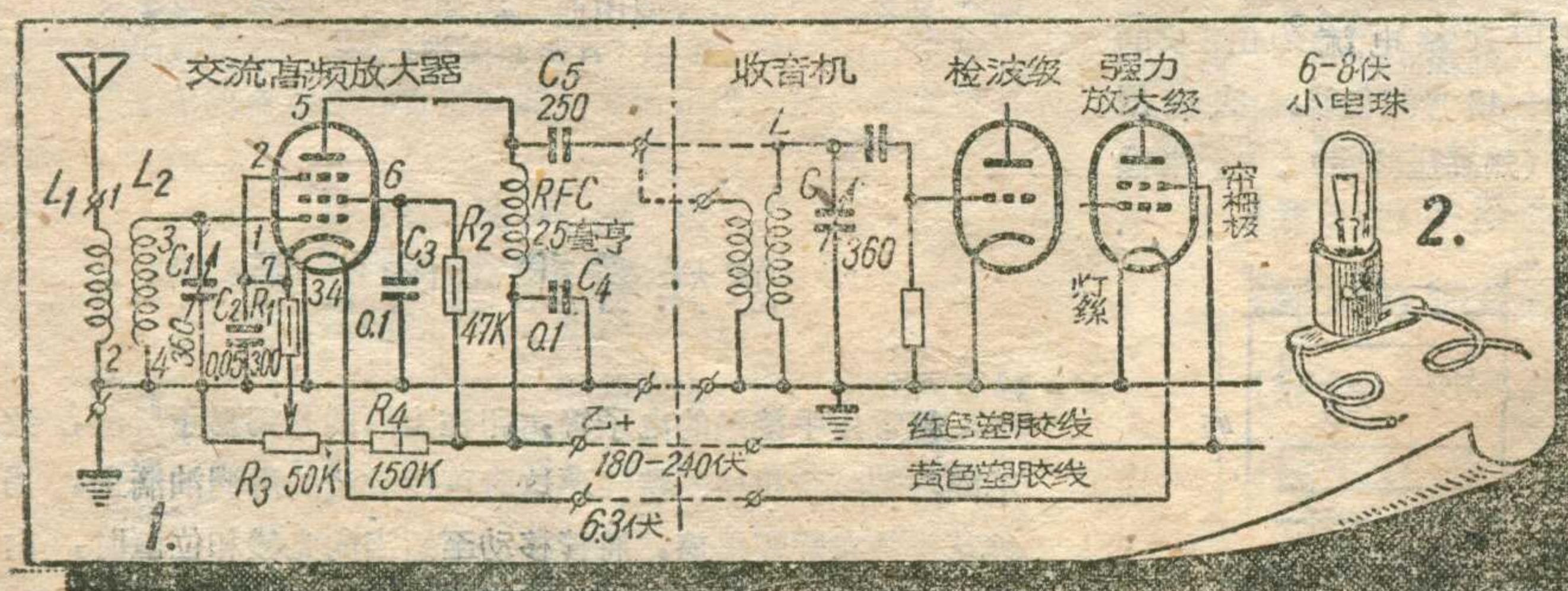重新开收音机。这时 $6K4\pi$ 灯丝开始红亮，稍候片刻，等阴极有足够温度时，按收音机的调整方法调整 C_1 收听一个电台，这时的音量一定很小，甚至比不加高频放大器时还要小一些，然后再旋转 C_1 ，使它的动片与收音机里可变电容器动片的旋出角度大致相同，此时音量显著



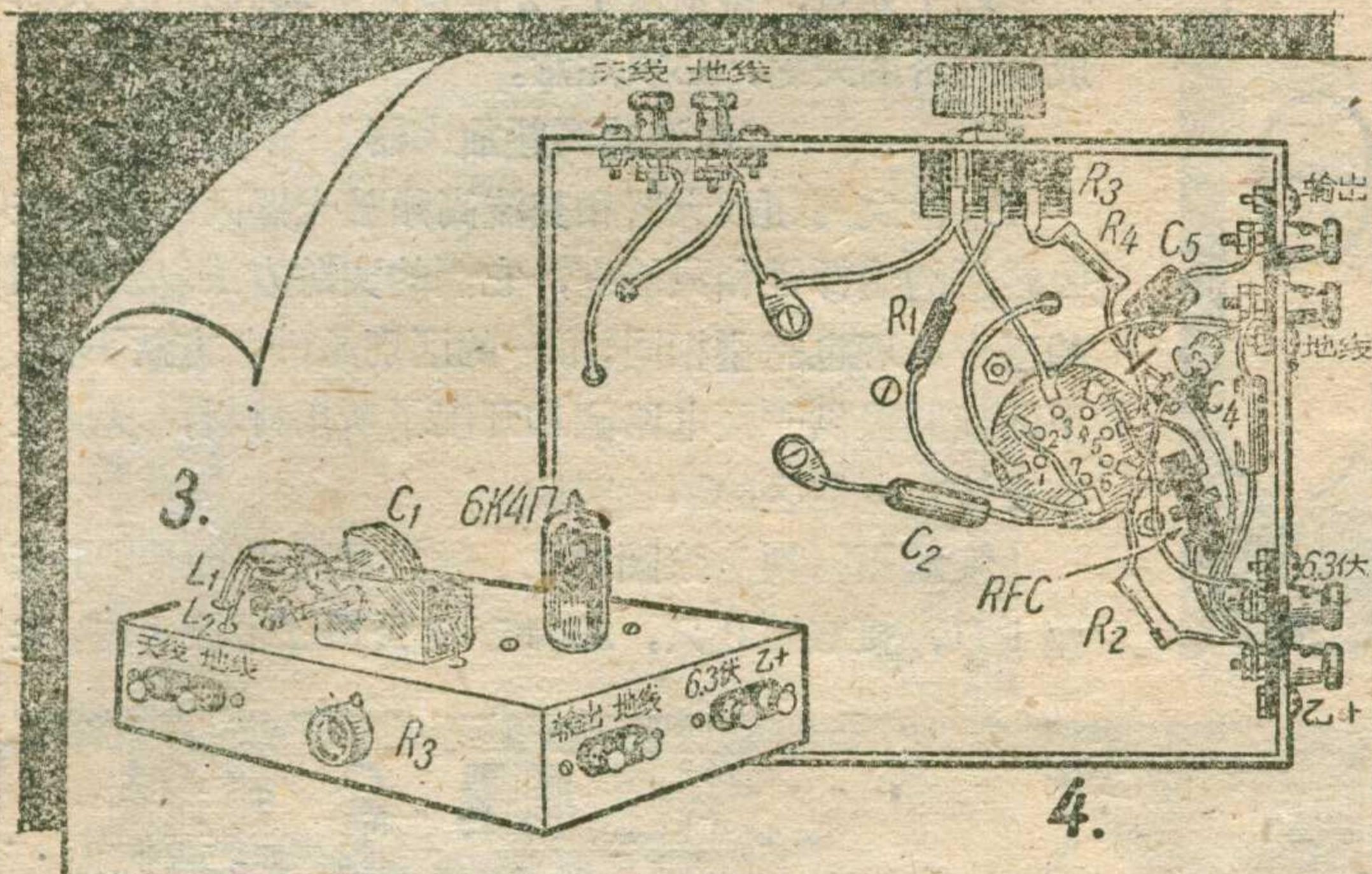

提高，增大的程度，可以使收音机的失真度增加。旋轉 R_3 ，減低音量，再仔細調節一次收音机和高頻放大器的可变电容器，務求前后兩諧振回路的諧振頻率完全一致，即能發現它的灵敏度和選擇性比原来的收音机大大提高。

思考 这个实验使我們很清楚的分辨出收音机的灵敏度增加了，並相应的消除了夾音現象，也就是說選擇性提高了。現在我們分析一下它的結構和作用。

高頻放大器有兩個主要組成部分，一个是电子管的柵極回路，接有可变电容器 C_1 和線圈 L_2 構成的諧振回路，它和后面收音机的諧振回路沒有區別，从天綫線圈 L_1 輸入复杂的信号中，經過調諧，選擇出我們需要的頻率。諧振回路本身的有效电阻，直接关系到本机的选择性，計算和實驗證明，諧振回路中的电阻愈小，諧振曲線愈尖銳，分开各种不同頻率电压（分隔电台）的能力愈强。这种电阻造成一种損耗；主要集中在線圈的導線中，導線的絕緣中，电容器的介質中，裝配的接線中和电子管的灯座上，應該尽量使这一电路中的电阻減至最小，方能得到优良的选择性。

調諧电台用的可变电容器 C_1 ，它的最大容量和最小容量之比，決定了調諧頻率的範圍，我們叫它頻率复蓋範圍（中波段是 550—1500 千周）。因为这种原因，要求放大器諧振回路 L_2 的电感量和 C_1 的电容量与收音机諧振回路 LC 的电感量和电容量相等，使兩個回路的頻率复蓋範圍取得一致，否則放大器就不能在收音机的頻率复蓋範圍內提供需要的有用信号，得不到加裝放大器的好处了。但是也不必担心我們購買的線圈和可变电容器与收音机的不同，因为線圈与可变电容器已經标准化，只要按照材料單規格去买，不会不一样的。

另一部分是电子管，它担负着放大作用。当一个高頻信号电压加在电子管的柵極与陰極之間，尽管这个电压極小，却有效地控制了陰極飞向屏極的电子数

量，柵極上电压的变化比屏極上电压的变化更有力地影响屏流，这就是它的放大作用。


高頻放大器一定要采用五極可变放大系数的电子管，决不能用三極管。因为三極管內部分佈电容大，特別是柵極与屏極間的电容，能因它的回授作用产生振盪。五極管內有帘柵極，它把柵極和屏極隔开，因此分佈电容極小，能避免这种缺点。同时帘柵接有正电位，大大增高了电子管的放大效率。在一般高頻放大电路中，經常利用增減自給柵負压的方法来控制增益，为了不使引起失真，必須采用可变放大系数的电子管。

总起来說，高頻放大器里的兩個主要部分所起的兩种作用，是把天綫輸入的各种微弱信号經過調諧和选择之后，送入电子管柵極加以放大，然后由电子管屏極輸出，送給后面收音机的檢波級或變頻級。加了高頻放大器后，天綫輸入的信号頻率，比原收音机多經過了一道諧振回路的选择，不需要的信号頻率，就不容易混入，选择性提高了。另外，輸入到收音机的信号是已經被高頻放大器放大了的，輸入信号較強，輸出音量也必然較响，灵敏度提高了。这就是我們所要求的。

圖中 L_1 是天綫線圈，天綫上感应得來的各种頻率的信号电流，通过它傳授給次級 L_2 ，高頻扼流圈 RFC 是电子管的負荷， C_5 是交連电容器，它把已經放大的高頻信号电压傳送給后面的收音机， R_1 是陰極电阻，产生自給柵偏压， C_2 是陰極旁路电容器， R_3 、 C_3 是帘柵的降压电阻和旁路电容器， R_4 是降压电阻， C_4 是屏回路旁路电容器。

注意 1. 高頻电路里的信号电流是非常微弱的，不能讓它消耗在电路的鋸头和接綫上。因此，要求鋸头要牢固可靠，接綫要短、拉直后再鋸（綫直就短，接綫电阻就小了）。如圖中 L_2 的点 3 和 C_1 定片通电子管柵極的接綫； L_2 点 4 通金屬底板和 C_1 动片通金屬底板的接綫；电子管屏極到 RFC 和 C_5 的接綫，都必須愈短愈直。同时这些接綫也應該裝配稳固，因为接綫与底板之間，接綫与接綫之間，都有分佈电容量存在，如果接綫松弛，在底板下面幌动，分佈电容量就会变更，直接影响諧振回路的諧振頻率，尤其在 C_1 动片整个旋出，諧振頻率高的一端影响最大。

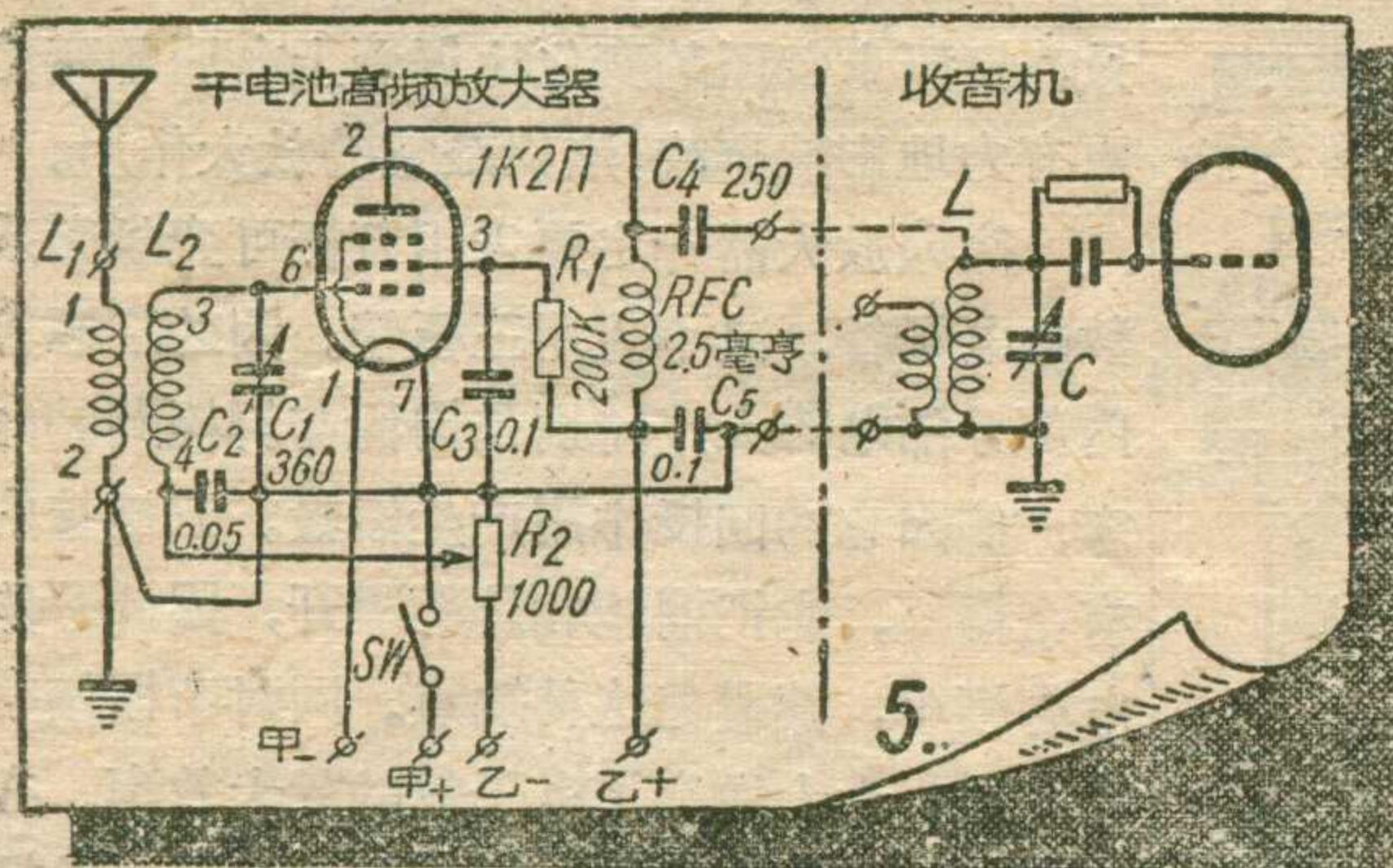2. 高頻电路的鋸接工作，不能用鋸油作鋸剂，因为鋸油的主要原料氯化鋅是导体，很容易使微弱的高頻信号电流漏掉，例如小七脚灯座的鋸片，彼此距离很近，使用鋸油最易破坏它优良的絕緣性能，降低放大器的放大效率。鋸油有腐蝕性，凡用它鋸接的銅綫，时间稍久，容易蝕断，对綫徑細的銅綫，危害性



以上几点，特別是1、2兩點是實驗高頻放大器成功與否的關鍵，必須注意。

電池式高頻放大器

電池式高頻放大器和交流高頻放大器同樣能增進收音機的選擇性和靈敏度，它們的實驗方法以及它們的工作原理也完全相同，唯一的區別是供電方法不同，下面我們提供一張電路圖和開出了所用材料，以供沒有交流市電地區的讀者實驗。


實驗用材料 除圖5註明外，需要小七腳電子管座1只，接線柱8只，2×45×1公厘膠木板4塊，尖

更大。效果最好的是松香鉀劑，制法是：工業酒精30cc，上等松香5克，把松香用乳鉢研成細末分批倒入酒精，邊倒邊攪拌，讓松香全部溶解即成。這種鉀劑的使用不及鉀油的容易，它必須把要鉀的線頭，用砂紙徹底磨淨，稍瞧一點松香鉀劑，用較熱烙鐵鉀接，等酒精完全蒸發，鉀錫就能燙上。

3. 收音機里的电源变压器，都略能超过本机所需要的电力，增加一只电子管，等于负荷加大，实验时应注意变压器的温升，只要不过分烫手，一般是可以担负的，如热度过高，实验时间不宜过长，以免电源变压器烧坏。

4. 高频放大器不宜用三极管，原因是它的屏栅极间电容量大，能引起回授，发生尖锐的叫啸。同样道理，屏回路和栅回路的接线和另件排列位置，也必须远离，否则仍有引起回授的可能。

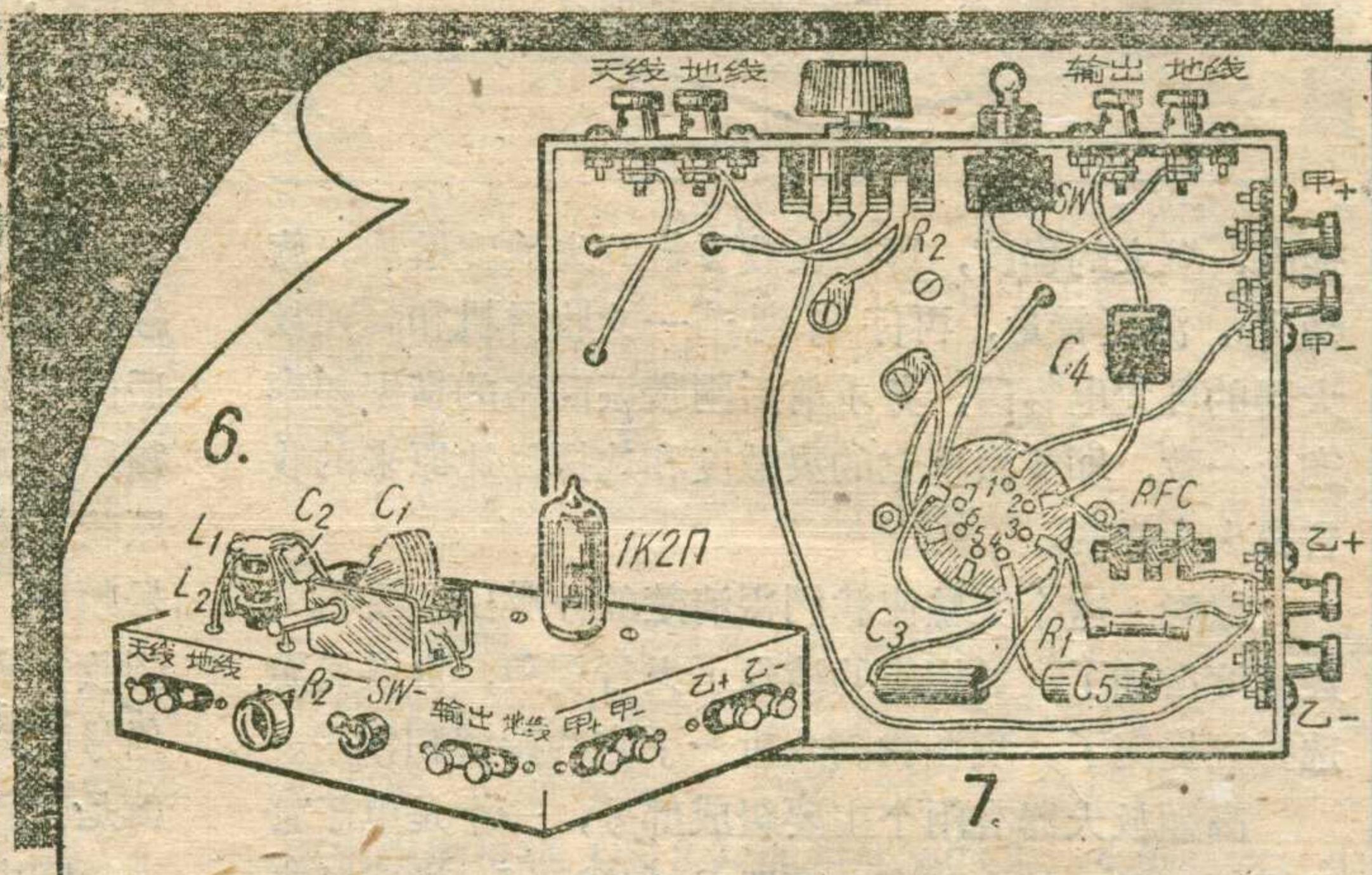
5. 电子管屏压在200伏左右，实验时要特别注意，以防电击。除了在测量电子管座各片上的电压时，允许接通电源外，其余如整理线路，修理、鉀接等等，都不可带电工作。



旋鈕2只，1/8"×1/2"元帽螺絲10只，5/32"×1/2"3只，銅鉀片10片，底板架一個，以及輸出接線，電池接線若干根。

實驗方法 與上一個實驗完全相同。僅僅在用小電珠測量時，與上一個實驗不同，要把它們的兩腳接燈座的1、7兩孔，另外，1K4Π的燈絲電壓只有1.5伏，所以小電珠最大不要超過2.5伏的。

修理高音喇叭磁头的小經驗

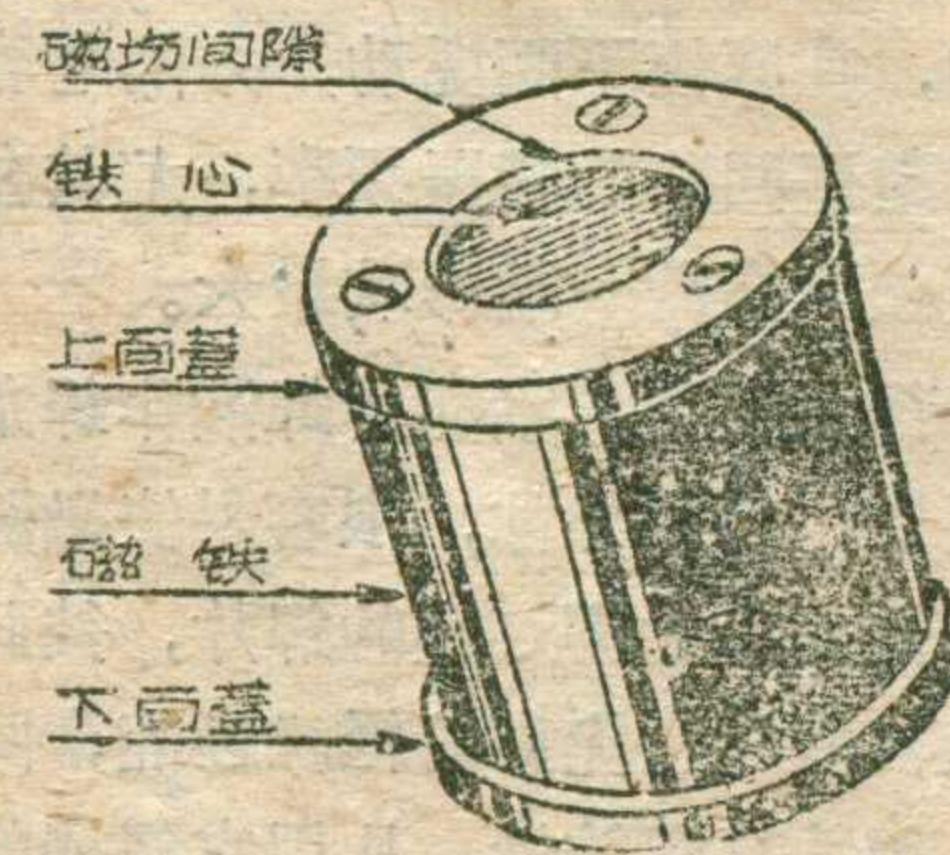


遇到高音喇叭聲音發沙，或發音不清，常見的毛病是磁頭磁場間隙縫里夾有細小的雜質，影響到音圈與鐵心發生磨擦；或者是磁頭因受震動，致使磁場間隙

周圍距離變動不一大，而影響喇叭音質。對於這種毛病的修理，在前者一般僅是用毛刷刷去表面的雜質（實際上雜質並未刷去而掉在下部）。後者往往是怕把鐵心拆除後重裝裝不正確，因而不敢修理。

按照我們的經驗，對於這種情況的修理是先把磁頭的固定螺絲松開，把鐵心與磁鐵等分家，再細心擦去鐵心與下面蓋間的雜質。裝合時在鐵心外面卷上薄而堅韌的紙，稍留長些，層數不定，只要恰與下面蓋的圓孔吻合，松緊適度即可。再裝上磁鐵及上面蓋，用固定螺絲定緊，然後抽去薄紙，磁場間隙即可正確。（范齡森）

世界之窗

ShijieZhiChuang

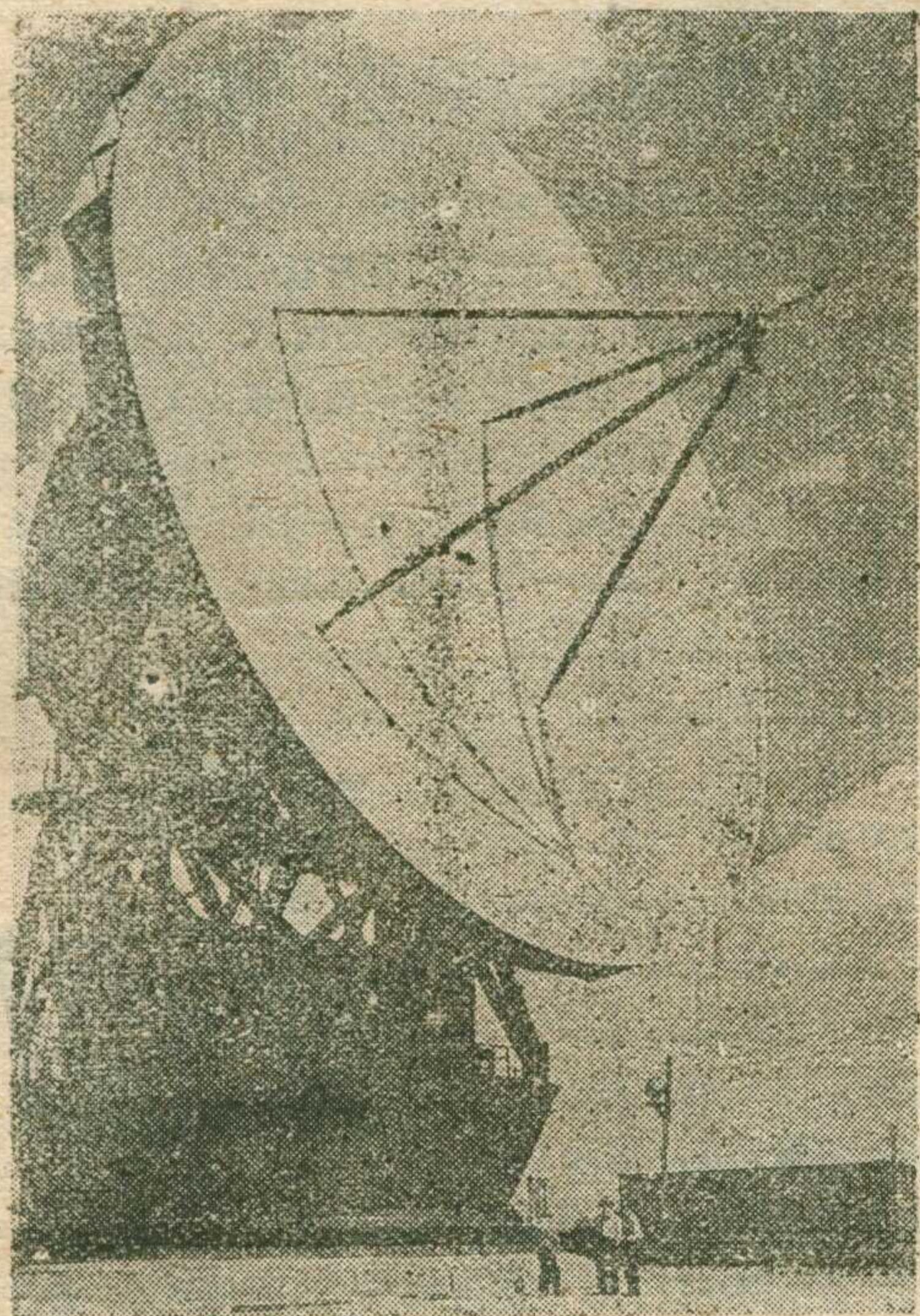

自动舵手

……“舍瑪哈”号内燃机船正在向故乡的港口航行。船舱外滚滚的波涛激起白雪般的泡沫，阵阵疾风吹打着船舷的玻璃窗。值班领航员看了看罗盘仪。罗盘方位正好是 160。就是說舵手正在准确地按照規定方向駕駛着这艘内燃机船。然而最使人感到惊奇的，是舵輪無人操縱。代替舵手的却是一台电子仪器。

这种代替人的奇妙仪器是什么呢？这就是“自动舵手”，海員們把它称做陀螺舵，它是在定向仪的指引下进行工作的。假如由于某种原因船只离开了航向，定向仪就会立刻把正确的方向傳达給陀螺舵，陀螺舵于是使船又回到規定的航线上来。

这艘内燃机船的“自动舵手”是八个月以前安装的了。在各种复杂的航行条件下，“自动舵手”經受住了考驗，證明它能比人更准确地保持正确的航向。据最保守的估計，在長达 300 海里的航程中，使用陀螺舵航行能节省 5 小时的航行时间。


这个奇妙的仪器是苏联爱沙尼亞輪船公司电子航行仪器部門的兩位工作人員創造的，現在这个公司的許多其他輪船也安装了这样的陀螺舵。

(苏联大使館新聞處供稿)

苏联新建無線電望遠鏡

在苏联莫斯科的物理研究所最近建成一台新的無線電望遠鏡。它的巨大抛物面形天線反射器的直徑長达 22 公尺，是世界上最大的無線電望遠鏡之一。它將用来接受从太陽、月亮、星和宇宙間其他天体輻射源傳来的公分波。望遠鏡的操縱使用，是借助于許多电气和电子設備，望遠鏡的反射器可以按照預定程序隨着星体的运行自动旋轉。觀測到的結果都在总控制室里自動地記錄下来。左圖是望遠鏡的天線反射器，下圖是工程师在望遠鏡总控制室內工作时的情况。

(圖片由塔斯社供給)

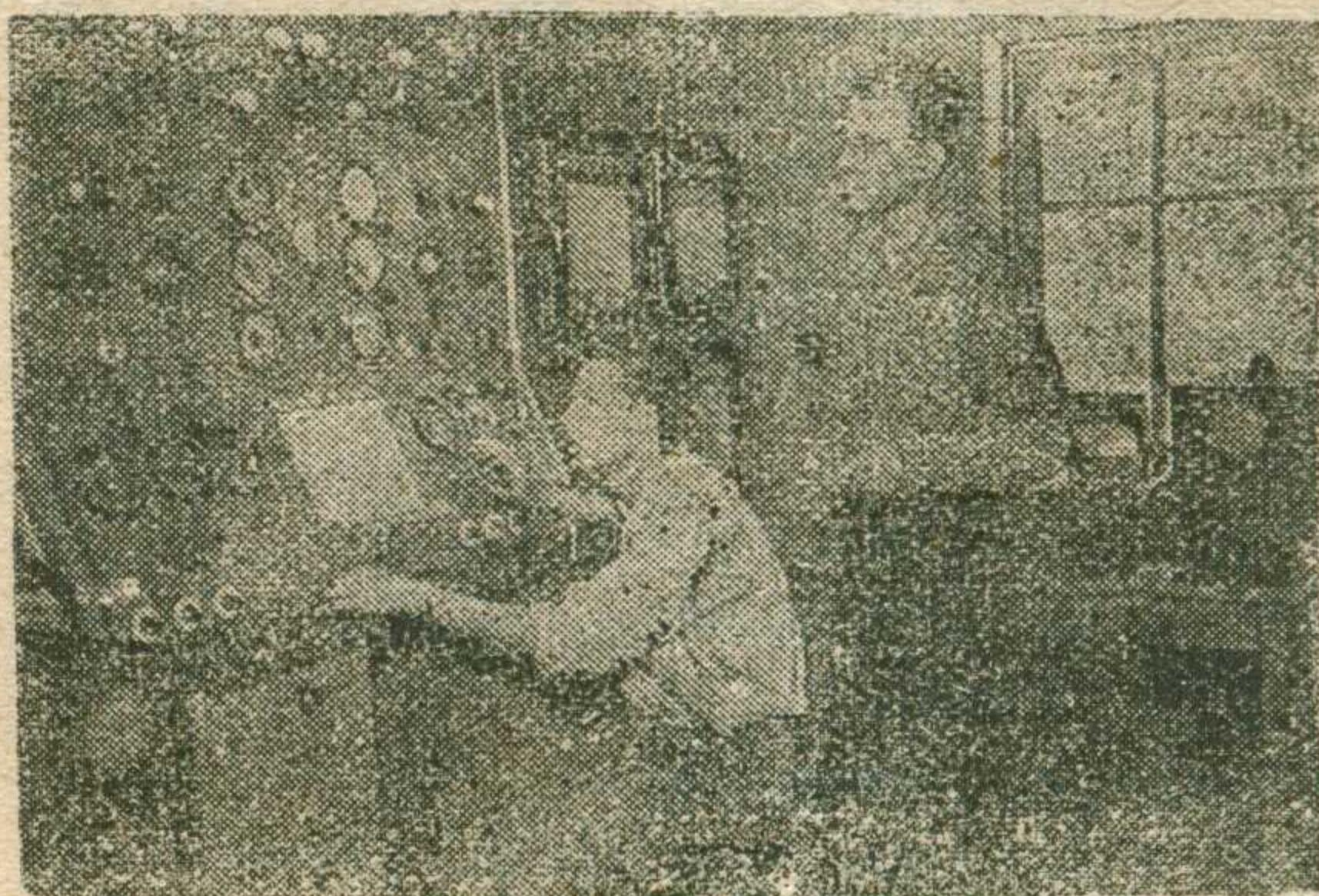

超声波牙鑽

牙病患者看到牙鑽往往寒心，因为鑽磨牙齿时既酸又痛，非常难受。民主德国的电工研究所試制成一种超声波牙鑽，在磨琢时牙齿上感覺不到任何振动，患者毫無痛苦，甚至还未来得及惊慌，牙齿上就已鑽出应有的洞。

这种超声波牙鑽在磨琢牙齿时並非使用坚硬的鑽头，而是利用鑽头把一秒鐘振动达二万五千次的振盪頻率傳向加在鑽头上的磨液，这种磨液是由碳化硅微粒作为磨料和加热至 38° 的水混合一起而成。磨料微粒在一秒钟二万五千次的高速振盪运动下猛烈地冲击牙齿，就这样很快地在牙齿上鑽出洞穴来。

(蕭堯榮譯)





第6期“为什么”答案

1. 在高頻回路里，电流不是在导線的整个横截面內均匀地流，而是集中在导線的表面部分流动。这种特性称为“集膚效应”。所以繞制綫圈用多股的絕緣絞合綫就比用單股綫有利，因为10股导線的总表面积大約是同样截面积的一根导線的表面积的3倍。同时采用尽可能細的合股导線还是最有效利用导線材料——銅的一个方法，这样在每条由絞合綫組成的导線电路里就有較大的一部分材料起着导电的作用。

2. 直热式电子管的灯絲和电灯泡的灯絲一样，是由于燃点加热蒸發而燒断的。制作灯絲的材料不是从头到尾絕對一样粗細的，它有的地方粗些，有的地方細些。

細的地方电阻大些，因此这个地方燒得也更热些，蒸發更强烈，灯絲也就变得更細些。这样循环起来，蒸發得多，灯絲变得更細，灯絲越細，蒸發得越多，結果最后最細的地方便熔化而燒断了。至于断的地方常在灯絲的中部不在兩端，那是因为兩端的金屬支架能把絲極的热量帶走，所以在这些地方灯絲的寿命較長。


3. 由檢波輸出供給电眼的控制电压，是隨着音頻波动的直流电压，需經 R 和 C 所組成的电路加以濾平，它的時間常数應該是 0.025—0.1 秒。在这里所用的 RC 是 0.5 兆歐 \times 0.01 微法 = 0.005 秒，時間常数太小，对 100 周以下的音頻濾波作用極差，戏曲音乐中的低音頻波动沒能濾平，輸入到电眼栅極，变化三極部分屏流，控制極对靶極的电位也隨着变化，使陰影發生閃動。

4. 輸出变压器是用来使收音机或扩音机末級輸出电子管与喇叭之間相匹配，以求得最大不失真輸出功率。自耦式变压器虽然能使阻抗得到相当的匹配，但是由于只有一个綫圈繞組，喇叭取得的功率决定于綫圈抽头位置的高低，如果輸出与輸入阻抗之比为 $5/5000$ ，那末喇叭只能取得輸入功率的 $1/1000$ ，所以不适用。



在一具無線电机中有这样一段由 5 只电阻組成的網絡綫路，用欧姆表測量綫路兩端的阻值为 2 欧。为了要証明这个阻值是正确的，你来想想有什么方法可以簡單而迅速地把它計算出来？

(超)

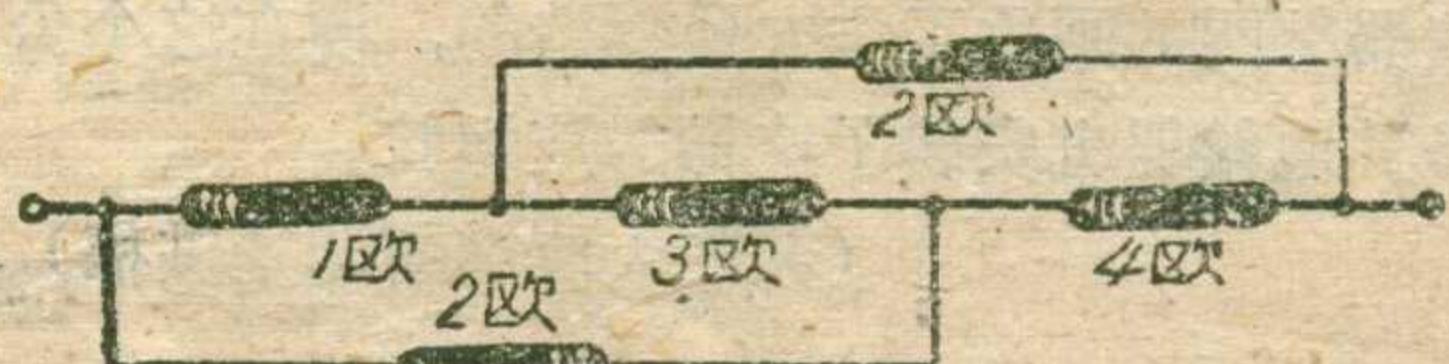

第6期“看看想想”答案

在这样一个綫路里，开关 S 無論接在哪二个位置上，电压表 V 的讀数只能是 0。

无线电问答

wuxiandian wenda

140. 按本刊1958年10期22页“一架赶上五管的二管超外差式收音机”試制，裝用励磁喇叭，以励磁圈代替R₈，声音很微，何故？

答：一般励磁喇叭以励磁线圈代替低扼圈时，上面需有40毫安以上的电流通过，才能激起足够的磁力。这线路只有两管，总共的阴极电流才26.3毫安左右，而前面还有一节电容滤波器，故此励磁线圈内流过的电流不多，磁场很弱，所以声音很微，只有改用永磁或舌簧式喇叭才能解决。

141. 上述线路所用硒堆的規格怎样？

答：可用华北厂出品220伏/60毫安的。

142. 怎样保护5L14C整流管？

答：5L14C是旁热式整流管，整流高压输出端如果发生短路，阴极上就有大电流通过，很容易被烧毁。所以校验时应避免在高压电路上向负端碰火花；滤波的电解电容器要用得好一点，特别是整流输入端的一个，如果被击穿短路，上述的危险性就很大。此外乙电的负载电流不要超出额定值（125毫安），灯丝电压不要低于或超过极限值。此管横臥裝置时，两个屏极最好和底板垂直。

143. 只有一股芯线的中频变压器能否在收音机上使用？

答：可以，只是集肤效应所引起的高频电流损失较大，所以灵敏度要比多股的差。


144. 将天地线及耳机并连在一个干电池上也能收音，为什么？

答：耳机的线圈和天地线并连可以构成一个谐振回路，也和电池成为一个检波回路。电池所以能检波的原因有下面两种：①电池内部产生一层可以检波的化合物；②电池电力不足时，适将和电池反向的高频电流的半周抵消，而在另一半周时使磁铁能吸动铁膜片，完成检波作用。（冯报本答）

145. 有的书上说，用一个公共降压电阻来供给变频级和中放级的帘栅压时，可能产生激励，这种激励的表现为何？如何避免？

答：这是中放管帘栅极的中频电压通过变频管帘栅、屏极和中频变压器再回输到中放管栅极而形成的。它与中频变压器线圈的接法有关，只有回输电压与栅极原来输入的电压同相时才能产生振盪，在收到电台时会听到嘶叫声。可加大公用旁路电容器的容量，或将中频变压器的任何一组线圈倒换接头即可解决。

146. 薄膜式炭阻的阻值是磁管中的电阻还是管表面上

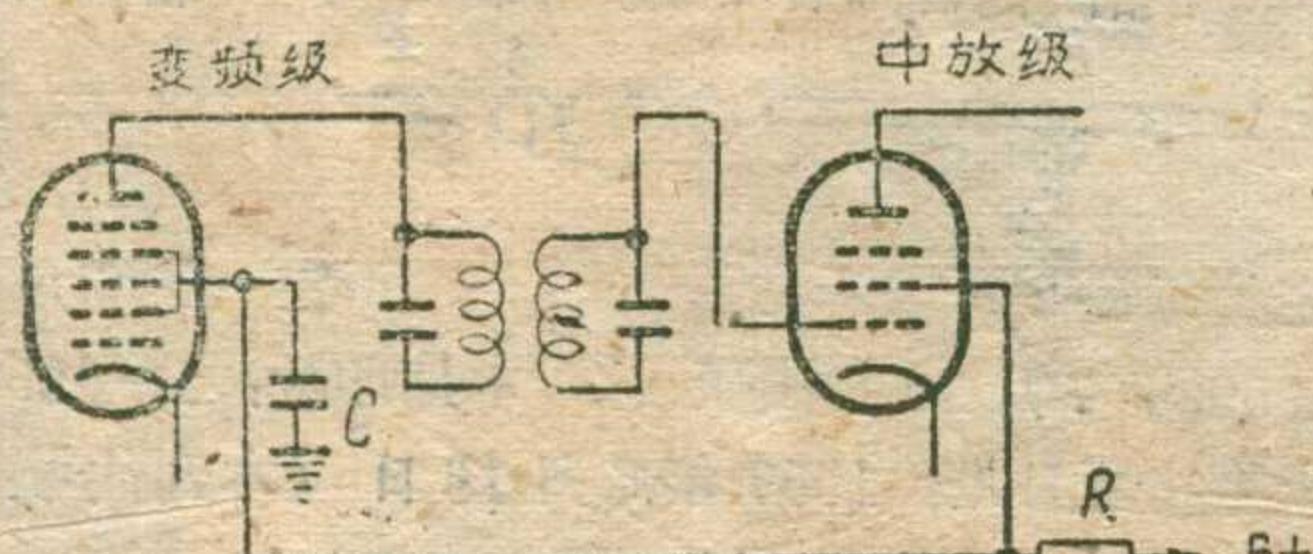

塗料的电阻？如果表面上的塗料有部分脱落，是否还能保持原来的阻值？

答：薄膜炭阻是瓷管表面塗料的电阻，常做成螺旋状以变化阻值的大小。因此塗料部分脱落后阻值当然要变化甚至形成断路。

147. 矿石机与直流收音机共用一根天线，但直流收音机收听时，矿石机的音量就减弱了。这是什么原因？

答：因为1.一般直流收音机的天线线圈圈数很少，是一个低阻抗电路，二机共用天线后，矿石机天地线两端附加了一个较低阻抗的负载，使输入大为降低。2.二机的调谐回路通过共用天线的交连，互相形成陷波器，彼此作用，在收听同一电台时，二机音量将同时降低。

148. 用两只五灯变压器和一只整流管作一整流器，以便在较大的负载下不使变压器发热，应如何接法？

答：如果整流管可以承受较大负载、电源变压器各级电压完全相同，则可以把电源变压器各相同电压的线圈并联使用。但必须注意交流电的相位关系，线圈要经过试验：不可接反，否则将迅速烧坏变压器。方法是：先将相应两线圈的一端联在一起，然后用交流电压表测量两线圈的另外两端，如果电压为零则可将该两端连在一起，如果电压加倍，则相位接反，需换接使用。

149. 直流再生收音机中有高频扼流圈，耳机有旁路电容器，但为什么人体感应还是很厉害？

答：人体感应主要作用于高频和再生调谐回路，使调谐频率变化或再生强度变化引起收音的不正常。需增设金属面板和地线方可解决。

150. 一架直流五灯超外差式收音机，当接上低天线时听得音量很响，但换上高天线即产生嘶叫声，这是什么原因？如何解决？

答：这是收音机变频级本身正回输过强或变频级与中放级产生交连而引起的振盪。天线不同引起了产生振盪的条件的变化，与天线高低没有绝对关系。应改善收音机内部接线，变频级屏栅回路、变频级与中放级各接线之间均应远离。

151. 有一只430微微法的双连电容器，是否可与一只360微微法的电容器互换使用来调谐收音机？

答：作调谐用的可变电容器是否可以互换使用，不完全决定于二者最大容量，而是决定于最大容量和最小容量的比。一般说来如果430微微法的电容器的最小容量不过大于360微微法电容器的最小电容量的话是可以代用的，但度盘上的电台位置将有所变化。

152. 用6SN7装再生单管机一架，以半个三极部分作整流，高压直接由220伏市电供给。开启动后出现汽船声，半分钟消失，声音模糊不清。但把电源关掉收音便马上变得响而清晰了，以后再慢慢消失可达一分钟之久。何故？

答：这是滤波装置不良而引起的失真，特别是加在滤波器输出端的电容失效后最易产生这种现象。电源关掉后6SN7灯丝不立即停止放射电子，仍能维持工作一分钟左右，但此时高压则全靠滤波级输入端电容器的放电来维持，这种放电电流随时间逐渐减弱，但它是纯粹直流，所以收音变得响而清晰。

153. 用北京牌6A2II作变频管，使用市售美通555、610-S等线圈，它的效率与使用6SA7有区别否？

答：没有区别。

(郑宽君答)



读者·作者·编者

Duzhe·Zuoze·Bianzhe

编者的話

我們几乎每天都收到很多來信，讀者們對我們提出許多問題和要求，有的還附來回信郵票，希望即時得到答復。我們欽佩讀者們的求知熱情，並感謝大家對我們的信賴。但是，編輯室人員有限，因此對於下列一些要求事項，不論是否附來回信郵票，我們都難於辦理和及時地一一答復，請讀者諒解：

1. 詢問器材價格或要求代購另件 本刊不代購器材另件，也不確知市場上商品情況和價格。讀者需要購買或了解器材另件出售情況，請直接與當地交電公司電訊器材商店聯繫。

2. 希望解答問題和設計線路 本刊對於讀者提出的大量疑難問題，除選擇一部分有代表性的問題在本刊“無線電問答”欄內解答外，對其餘問題就難以一一答復。有的同志按照個人需要，要我們代為設計具體線路，我們也無力滿足這樣的要求。

3. 希望供給參考資料和線路 凡可供廣大讀者參考學習的技術材料，和收音機線路等，我們當選擇發表，個別讀者來信要求供給，本刊無法一一滿足。

此外，本刊登載的一些機器制作稿件，我們在編輯中都盡力仔細審查，並根據條件進行一些試驗，但是也並非全部都經過實驗。有些讀者在仿制中，由於某些原因不能得到預期效果，提出詢問，我們除尽可能摘要直接解答以外，也不可能全部答復。

總之，讀者們提出的技术問題和要求，雖然我們不能一一答復，但這對我們的工作還是有很大的參考價值。我們可以根據多數讀者的共同需要來組織稿件，做好編輯工作，我們相信廣大讀者也一定是希望我們首先做好這部分工作的。

封四計算圖用法

本期圖表可以求算 RC 電路的時間常數，是根據公式

$$\tau = RC$$

繪成的。欲求 τ ，可在 R 尺和 C 尺上標出電路的電阻值和電容值，在這兩點之間作直線，直線經過 τ 尺的交點便是時間常數值。求算時三個值應在相同符號（A 或 B）的標尺上。尺旁註有 A 的，其單位為電容-微法，電阻-兆歐，時間常數-秒。尺旁註有 B 的，其單位為電容-微微法，電阻-歐，時間常數-微秒。例如已知 $R=50000$ 欧， $C=100$ 微微法，求得答數 $\tau=5$ 微秒。



1959年第7期

(总第 55 期)

目 录

苏联無綫電的今后七年	苏联邮电部部長 H. 普苏尔采夫 (1)
更好地开展無綫電運動	張凱 (3)
無綫電電子學展覽館巡禮	(5)
从無到有，从小到大	童效勇 (6)
捷克斯洛伐克航空運動代表隊在京舉行精采表演	(7)
天津市積極開展無綫電活動	(7)
广州市二中無綫電俱樂部在成長	(7)
陷波器漫談	路民峯 (8)
防空雷达技术	叶宗林 (11)
六通道音頻諧振式模型遙控設備	陶考德 (13)
超声鑽头和割刀	范辛風 (16)
讓五燈機發出更動聽的聲音	李國泰 (17)
6П13С 束射四極管	馮金陵 (19)
利用收音機測量電感和電容	立人思浩 (20)
離奇的避雷器跳火現像	羅鵬搏 (21)
電視接收機偏轉系統的調整與修理	鄭廷秀 (22)
本地振盪器的故障	穆千斤 (24)
用正切毫安表做三用電表	預 (26)
讓干電池復活的兩種辦法	安明義等 (27)
簡化的外差式電路試驗	李健 (28)
自制琴鍵式開關	張萃 (30)
發展中的地方無綫電工業——介紹北京市無綫電製造廠	莫展 (31)
資料 美多牌六燈電唱收音機	(32)
愛好者小制作	(33)
高頻放大器的試驗	童光耀 (34)
修理高音喇叭磁頭的小經驗	范齡森 (36)
世界之窗	(37)
為什麼	(38)
無綫電問答	(39)
封面——防空雷达	

編輯、出版：人民郵電出版社	北京東四6條13號
電話：4-1264	電報掛號：04382
印 刷：北京印刷廠	一刷
總發行：北京郵局	各局所
訂購處：全國各地郵局	書
代訂、代售：各地新華書局	

定价每冊 2 角

預定一季 6 角

1959年7月19日出版

本期印數：1—125,422

上期出版日期：1959年6月18日 (本刊代號：2—75)

生产更多更好的收音机

北京市无线电制造厂 1959 年的新产品——六灯三波段 凤凰牌 收音机，最近已供应市场，每月产量达数千台。收音机从组装灯座起，经过排接零件、焊接、检查、校验、成品检验等工序，都是进行流水作业的。从图片中我们可以看到一架收音机生产的主要过程。

①装配收音机的流水线。




②收音机的焊接工序。

③装配完成后还需要经过调整校验。这是该厂的红旗手、校验技工赵斌同志正在调中周。

④出厂前要经过严格的质量检查。这是产品检验员在进行产品检验。

⑤收音机装箱准备出厂。

柳 岸 摄影

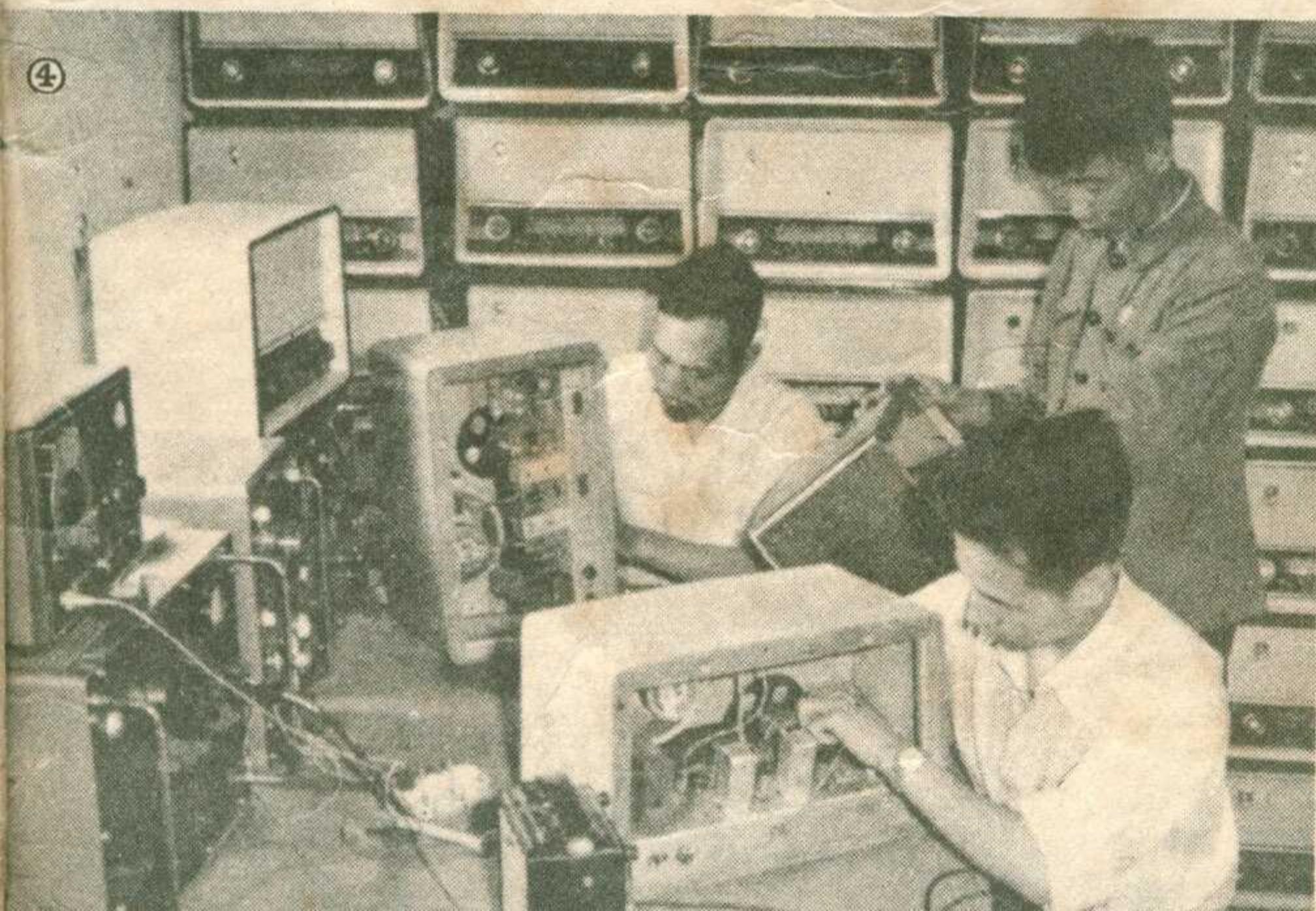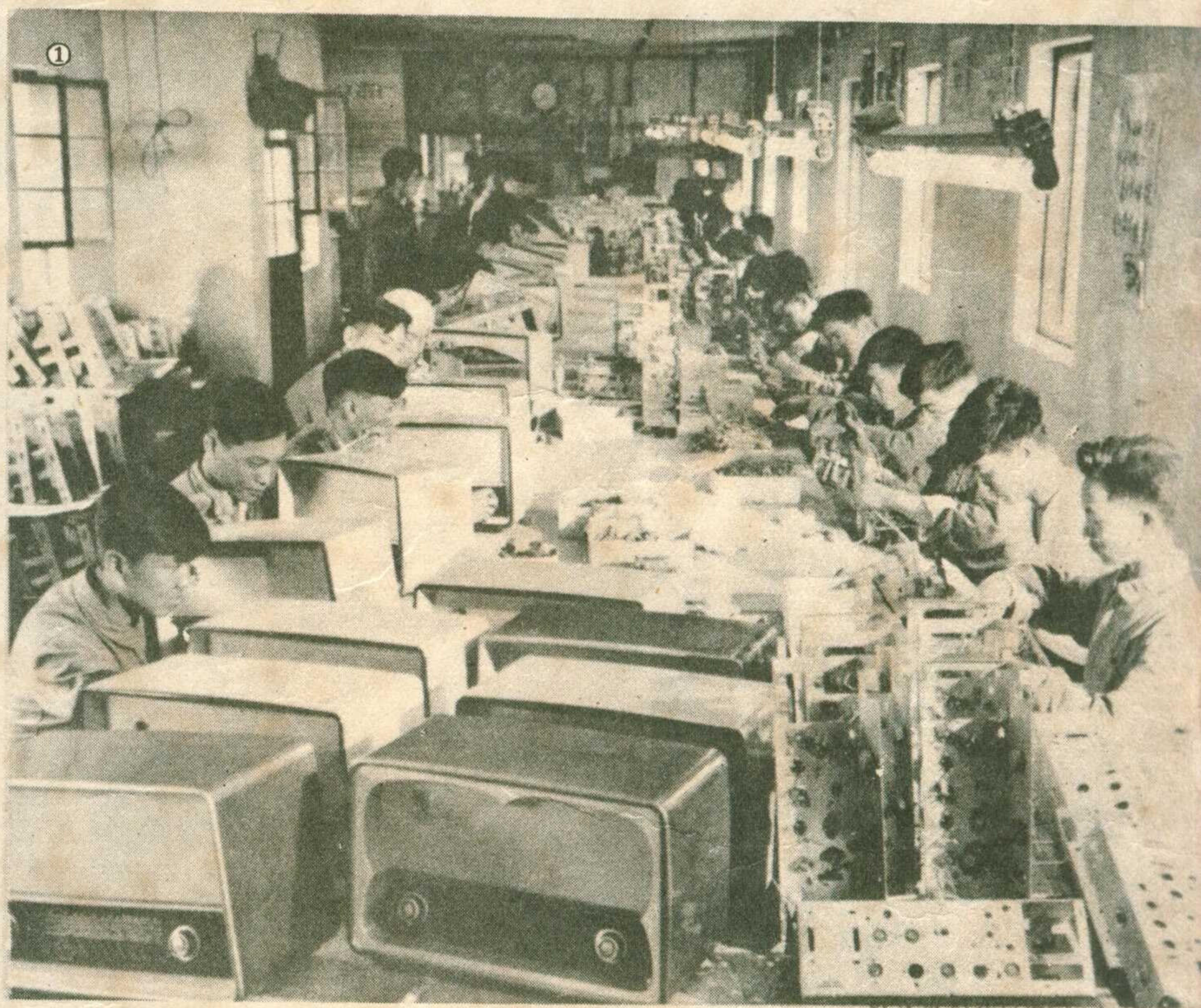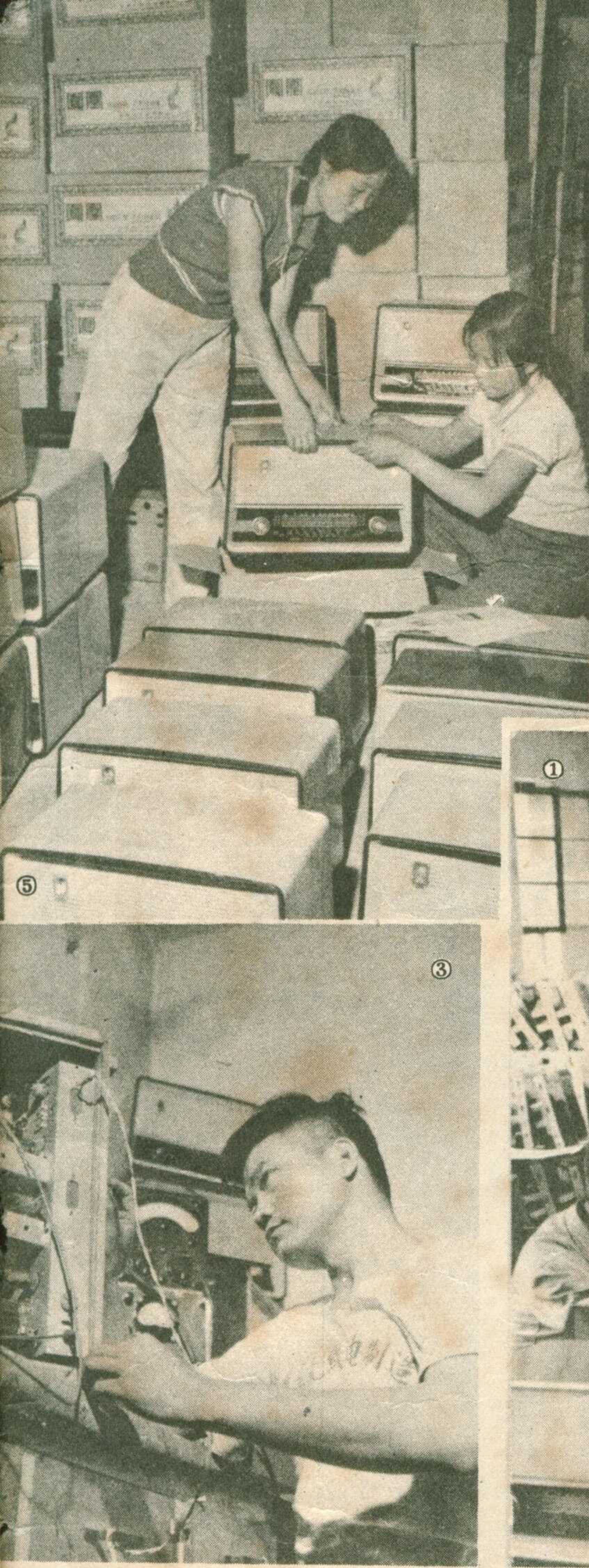

RC 电路的时间常数

A R B
(兆欧) (欧)

0.1 - 1000

0.2 - 2000

0.3 - 3000

0.4 - 4000

0.5 - 5000

0.6 - 6000

0.8 - 8000

1 - 10000

2 - 20000

3 - 30000

4 - 40000

5 - 50000

6 - 60000

8 - 80000

10 - 100000

公 式

$$\tau = RC$$

例

已知:
 $R = 50000$ 欧

$C = 100$ 微微法

求得:

$\tau = 5$ 微秒

τ
(A-秒, B-微秒)

0.01

0.02

0.05

0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

C
(微微法, B-微微法)

0.1 - 10

0.2 - 20

0.3 - 30

0.4 - 40

0.5 - 50

0.6 - 60

0.8 - 80

1 - 100

2 - 200

3 - 300

4 - 400

5 - 500

6 - 600

8 - 800

10 - 1000

20 - 2000

30 - 3000

40 - 4000

50 - 5000

60 - 6000

80 - 8000

100 - 10000

20 - 20000

30 - 30000

40 - 40000

50 - 50000

60 - 60000

80 - 80000

100 - 100000

→ R -电阻 (A-兆欧, B-欧)

图解方法

R

B

知

数

管

数

管

数

管

数

管

数