



无线电

WUXIANDIAN

11

1959

# 无线电工业战线上大跃进的旗手

## 北京电子管厂

北京电子管厂是无线电工业方面出席今年群英会的一个先进集体。这里介绍的是这个厂的一些先进单位和先进代表人物。

①群英会前夕完成生产任务比原来翻一番的張明誠細鎢絲甲組。



②在群众性的大搞技术革命和技术革命运动中，党委书记和厂长都亲自挂帅，图为厂长周凤鳴（左第二人）与党委书记熊杰（左第三人）在检查革新后的设备。

③今年月月提前完成生产任务的化学分厂八〇二车间赵雨文阴极噴塗小組。

④飞跨1960年的鎢絲分厂404车间共青团員姚品金正在紧张地工作，在制硬合金模工作中三个月做了七个月零四天的工作。

⑤工具分厂职工改进制电子管“外壳冷挤压”工序，提高效率6—10倍，节约原材料17%并且质量也提高了。图为工人和职员正在研究零件的质量。

費文源、米永志、柳岸 摄影

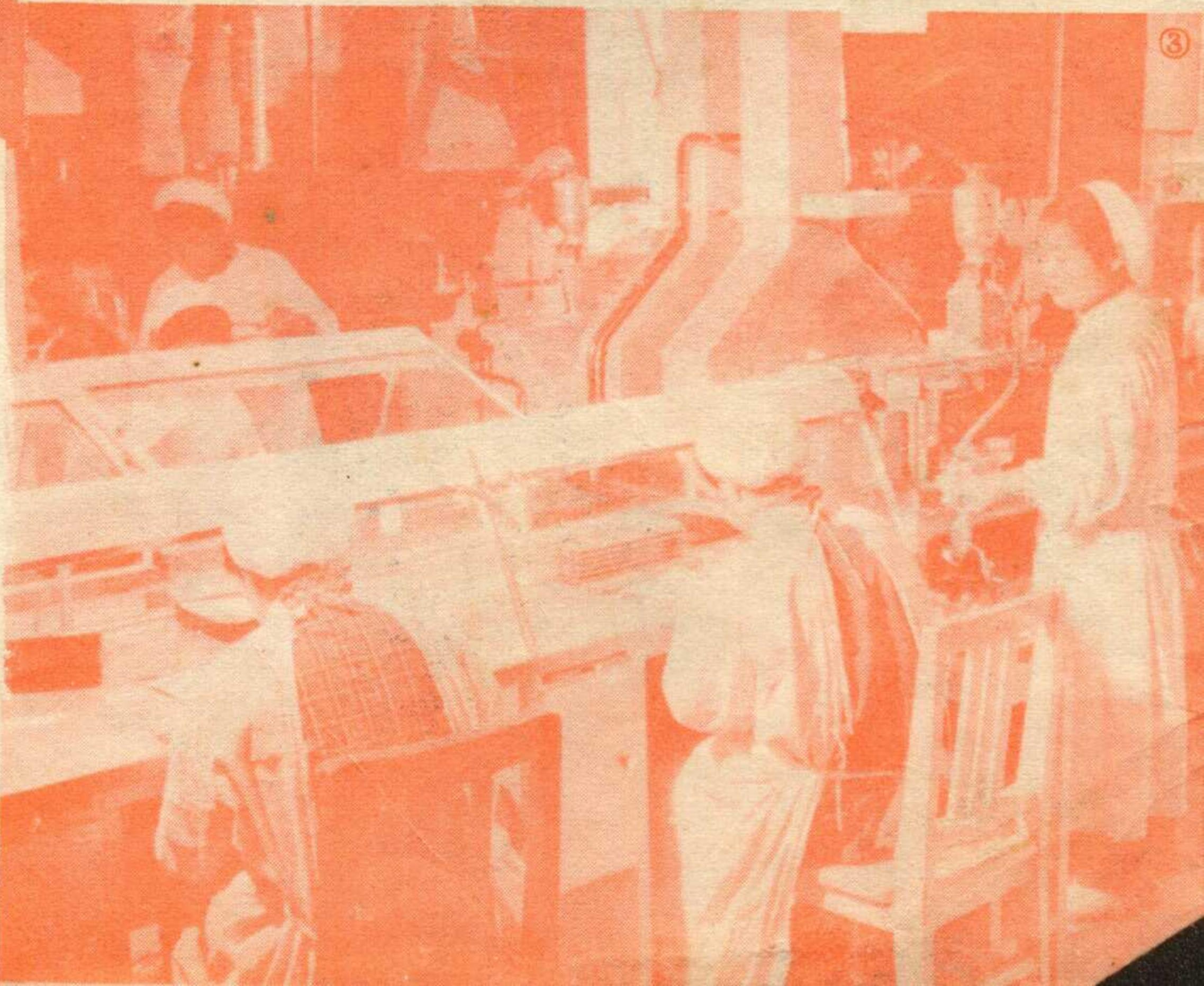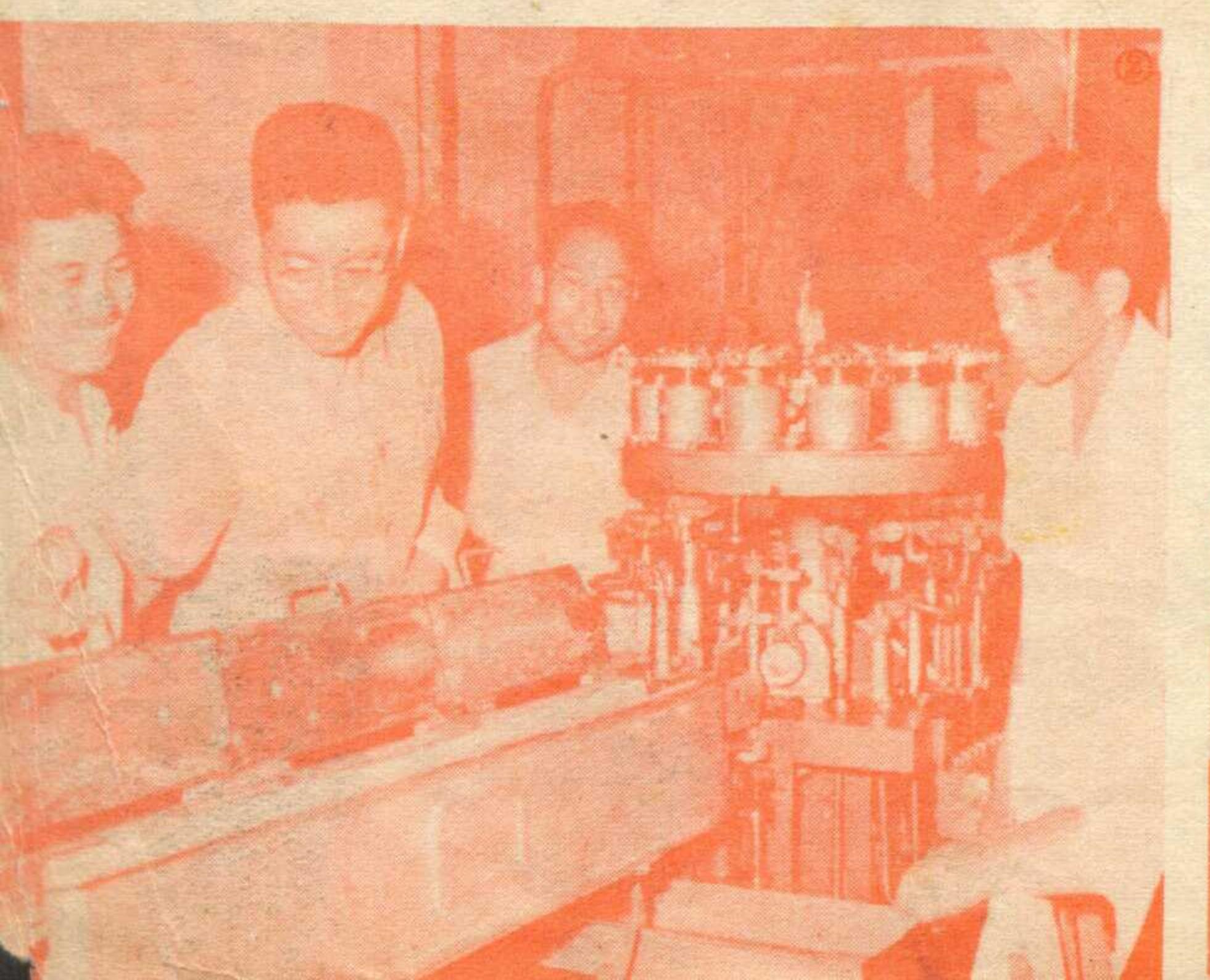

# 全国群英大会上 朱德同志代表中共中央致祝词

同志們：

我代表中国共产党中央委员会，向全国工业、交通运输、基本建設、財政貿易方面社会主义建設先进集体和先进生产者代表大会，向我国的工人阶级，致以最热烈的祝贺！

同志們，当我们在这里集会的时候，我们的国家正处在反右倾、鼓干勁、厉行增产节约的轟轟烈烈的群众运动的新高潮中。全国人民积极响应我們党的八届八中全会的号召，已經用輝煌的成就迎接了我們偉大的人民共和国的建国十周年，並且正在为实现今年国民经济的繼續躍进而努力。根据現在的情况，可以完全有把握地說，一九五九年国民经济計劃將提前完成和超额完成。在工业生产方面，今年的鋼产量

將超过一千二百万吨，煤产量也将超过三亿三千五百万吨，农業生产方面，虽然今年遭到严重的水灾、旱灾和虫害，但仍然获得比特大躍进的一九五八年更大的总产量；农業总产值將比一九五八年增長百分之十以上。铁路、公路和輪駁船的货运周轉量和基本建設的投资額也将超额完成，財政收支和市場供应的情况良好。我国第二个五年計劃主要指标是可以提前三年在年内完成的。

今年我国国民经济是在一九五八年特大躍进的基础上繼續躍进的。这个事实本身雄辯地說明我国的社会主义制度具有無限生命力，充分地証明党的鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社会主义的总路綫是完全正确的。

参加这次大会的有来自工业、交通运输、基本建設、財政貿易等战綫上的先进集体的代表和先进生产者。你們是这些战綫上創造一九五八年和一九五九年的大躍进的代表人。你們

和全国人民在过去兩年中所获得的輝煌成就生动地表明，在基本上完成了經濟战綫、政治战綫和思想战綫的社会主义革命之后，在党的总路綫的指导之下，社会主义建設的群众运动具有多么偉大的威力。

我們党一貫認為，人是生产



朱德同志代表中共中央在大会上致祝詞

力的最积极的因素。人民群众是历史的創造者。無論是革命或者建設，唯有最广泛地动员人民群众，最充分地發揮人民群众的积极性和創造性，才能最迅速、最徹底地取得胜利。我国在过去十年中特別是最近兩年中之所以能夠以所有资本主义国家望塵莫及的速度发展国民经济，获得了我国历史上空前未有的成就，归根到底，是党所领导的群众运动的偉大胜利，是党的群众路綫的偉大胜利。参加这次大会的有

这样多的先进集体和先进生产者，我国今天出現这样多的英雄人物，其根本原因也正在这里。

帝国主义总是希望我們偉大的社会主义建設事業“失敗”，右傾机会主义分子夸大我們工作中的一些个别缺点，来攻击党的总路綫、大躍进和人民公社。但是，实际生活如此有力地表明，党中央和毛泽东同志的领导是多么英明，我們的工人、农民和革命知識分子是多么勤劳勇敢，而我們的敌人又是多么愚蠢，右傾机会主义的論調又是多么荒謬！

同志們，我們已經获得的成就是偉大的。經過十年的建設，特別是去年和今年的大躍进，我国的經濟水平已經大大提高了。但是，我們沒有任何理由因此而自滿。我国人民的远大目标是在一个不太長的時間內把我国建設成为一个拥有現代工業、現代農業和現代科学文化的偉大的社会主义国家。为了达到这个目标，我們首先要 在十年左右時間內在主要工業产品的产量方面赶上和超过英國。这是我国人民特別是我国工人阶级的艰巨的同时也是極其光荣的任务。与此同时，我們要尽快地实现我国的農業技术改造，就是說使農業实现机械化、水利化、化学化和电气化。在我們中国这样一个人口众多、地大物博的国度里，農業是国民經濟发展的基础。我們必須把优先发展重工業和迅速发展農業結合起来，貫徹执行发展工業和发展農業同时並举的方針。尽快地实现農業技术改造，对于加快社会主义建設的速度有着头等重要的意义。这就要求工業以強大的現代技术武装農業。这也是我国人民特別是工人阶级的光荣的任务。我們在过去十年中已經取得了輝煌的成就，我們在未来几十年中也一定能夠取得更加光輝的成就。我們有着实现这个偉大任务所需的一切条件，我們一定要为实现这个偉大的任务加倍努力。

現在距离年底只有兩個多月了。工業、交通运输、基本建設战綫上的职工同志們当前迫切的任务是爭取提前完成今年的国家計劃，并且为明年的繼續躍进准备条件。商業战綫上的职工同志們要努力超額完成收購任务，並且做好市場供应工作。財政战綫上的职工同志們要做好国家建設資金的筹划和管理的工作。有了

去年和今年的躍进經驗，有了巩固的健全发展的人民公社，有了現在这样的物質技术基础，明年必須而且完全可能爭取实现更好的全面的躍进。为此，我們必須进一步貫徹执行党的八屆八中全会的关于反右傾、鼓干勁、厉行增产节约的決議，保証党的社会主义建設总路綫和一套“兩条腿走路”的方針的貫徹执行；必須在一切工作中把革命热情和科学精神結合起来，把冲天干勁和技术改革結合起来，做到实干、苦干加巧干，既要又多又快，又要又好又快，注意提高質量，降低成本，並且保証安全生产；必須繼續实行政治挂帅，大搞群众运动，实行干部参加劳动，工人参加生产管理，改革不合理的規章制度，企業领导干部、工人和工程技术人员三方面互相結合的办法，貫徹执行在企業管理上党委集体领导下的厂長負責制。

同志們，你們是工業、交通运输、基本建設、財政貿易战綫上的先进单位的代表和先进生产者，是我們党和国家的最宝贵的財产，你們的成就是人民的光荣。在我們的国家里，先进单位和先进生产者的偉大历史作用，不仅在于他們以自己的卓越成就促进了我国的社会主义建設事業，而且在于他們能夠帮助別人和别的單位迅速提高到先进的水平上来。我們希望在座的先进单位的代表和先进生产者同志們不仅要不驕不躁，虛心學習，努力使自己的單位和自己保持先进的称号，而且要發揚共产主义的風格，帮助别的單位和別人赶上先进的水平。党中央相信你們一定能夠完成这个光荣的任务。

同志們，我国人民剛剛在無限的欢乐中度过了我們的人民共和国成立的十周年紀念日。我們以極大的兴奋回顧光輝的过去，也满怀信心地瞻望着燦爛的未来。中国共产党中央委员会深信，你們的大会一定能够完成自己的任务，把各个先进单位和先进生产者的宝贵經驗加以总结和广泛傳播，並且团结全国职工，进一步推动正在全国蓬勃开展的增产节约运动，爭取提前完成和超额完成今年的国民經濟計劃，为明年国民經濟的繼續躍进創造有利的条件。

祝同志們在今后工作中获得更大的成就！  
祝大会圓滿成功！

# 學習旗手标兵的英雄氣慨， 鼓足干勁跑在時間前面！

我們無線電工業戰線上和無線電通信工作中的先進集體和先進工作者的代表，和全國其他工業、交通運輸、基本建設、財貿方面的先進集體和先進生产者的代表們一起，參加了全國羣英大會，向毛主席、向黨和國家彙報了成績、交流了經驗並為向新的和更宏偉的目标跃进誓師。這是我們全國無線電工作者的光榮和驕傲。現在全國羣英大會已經閉幕了，各路英雄滿載勝利光榮地回到自己的崗位，將和各个戰線的全体战士一起鼓足更大的干勁向新的目標进军。

出席這次羣英大會的無線電工業戰線上和無線電通信工作中的先進集體和先进人物的代表共有 30 多個，他們有無線電制造廠、生產小組、科室和輔助生产的單位；有廠長、黨委書記、工會主席、干部、技術工人、報務人員、技術員、工程師和輔助生產人員等。他們的事迹集中地反映了無線電工業戰線上和通信工作戰線上，由於堅持黨的總路線，大搞羣眾運動，出現全面大躍進的局面，從而在社會主義建設中取得的非凡成就。

這些廠、車間小組、科室和工作者們是我們無線電工業戰線上和通信工作者队伍中的旗手和標兵。他們給我們做出了光輝的榜樣。這是值得我們廣大的無線電技术工作者和無數無線電事業的后备軍——無線電爱好者們，向這些英雄們好好學習的。

首先，我們在這些先進集體和先进人物身上看到一個共同的特點，那就是他們在一切工作中堅持政治掛帥，堅決貫徹執行了黨的總路線和八屆八中全會的精神。堅持政治掛帥，是我們一切工作的靈魂和統帥，這也就是要我們在一切工作中都以為工人階級的利益為準則，堅決貫徹黨的領導和黨的各項指示，走羣眾路線。這些先進集體和這些先進工作者們之所以先進，也就是他們在工作中堅決貫徹了這個原則。北京電子管廠就是一個很好的典型。這個廠堅持了政治掛帥，堅決貫徹執行了黨的鼓足干勁，力爭上游，多快好省地建設社會主義的總路線和八屆八中全會的精神，大搞羣眾運動。在黨委的領導之下經常教育工人，技術人員，提高他們的政治覺悟和思想認識，因而在職工中“一切為了社會主義”的思想成為主流，使勞動熱情空前提高；不斷與右傾保守思想作鬥爭，廠長、黨委書記親自掛帥，發動羣眾廣泛開展各種形式的競賽，

搞合理化建議，大搞技術革新、技術革命，形成全面大躍進的局面。因而，在生產上每月、每季、每年都超額完成國家任務，實現了“月月紅、季季升、年年躍”。他們以最好最多最新的電子管、半導體器件和其他產品供給了國家經濟建設的各個部門，滿足了人民不斷增長的物質文化生活的需要。他們工作中的成就，說明了堅持政治掛帥的重要，一切成功和勝利首先應當歸功於黨的總路線和羣眾路線的勝利。

第二，這些英雄們大都是敢想敢干、苦干又加巧干，勇敢完成黨交給的任務的人們。六億五千万人民在我們偉大的黨的領導之下，今天正為一個遠大的目標——為迅速改變我國貧困落后的面貌，為把我國建設成為一個擁有現代工業、現代農業和現代科學文化的偉大的社會主義國家而堅苦鬥爭。在完成這樣一個光榮的業績的時候，沒有敢想敢干的共產主義風格和苦干、巧干的精神，在任何工作中都是不可能有所建樹和完成任務的。在上面一些英雄單位和人物中，我們就看到這種風格的范例。如北京廣播器材廠技術科，在沒有技術資料、缺乏經驗的條件下，勇敢地接受了黨交給的一項自行設計製造新廣播設備的任務。由於他們政治掛帥，破除迷信，敢想敢干，苦干加巧干，大膽地創造性地運用了技術典範上的東西，在兄弟單位的支援下，工程師技術員和老工人緊密合作，參加工作不久的青年制圖員也參加了設計，堅持不完成任務不下火線，結果以任何資本主義國家都不可能有的速度完成了光榮的設計試製任務。又如上海亞美電器廠工程師共產黨員嚴昀，他在黨的幫助之下，雖然極端缺乏資料，但經過苦戰，設計試製成了我國第一台磁性參數測量儀這樣尖端的產品，在我們無線電工業和通信工作戰線上象這樣的例子是不勝枚舉的。

第三，我們在這些先進集體、先进人物中，也看見勇往直前，一浪高一浪不斷躍進，跑在時間前面的光輝的榜樣，這是加速建設我國社會主義事業所必具的風格。如西南無線電廠從去年開工後，全年月產量平均增加 31%，提前 34 天完成了年計劃。今年 1 到 9 月成本完成年計劃的 134%。此外，在無線電工業戰線上提前跨進 1960 年已成了一個普遍的熱潮，不少的廠和工人成批地提前跨入了 1960 年、1961 年……如北

(下接第 13 頁)

# 跨入未來的年代

## —記全國群英大會先進集體北京電子管廠



关耀宗

年輕的北京電子管廠，滿載盛譽出席了全國工業、交通運輸、基本建設、財貿方面先進集體和先進生產者代表會議。這是黨和人民給予的光榮。

### 我國電子管工業的一塊基石

北京電子管廠，是中國第一個規模巨大的近代化電真空企業，採用了最新型的設備和先進的生產技術，從這座工廠里生產出來的各式各樣的電子管，在祖國的社會主義建設事業中，發揮着巨大的作用。“北京牌”電子管暢銷國內外，享有很高的聲譽。我國人民喜愛“北京牌”電子管，不僅因為它的質量優良，達到了世界水平，主要的是因為它是我們自己製造的電子管。回憶舊中國時代，由於封建統治階級的腐敗與無能，由於帝國主義和官僚資本主義的壟斷統治，沒有自己的電子管工業，電子管只能依賴進口的。解放以後，在黨和政府的关怀下，新中國的電子管工業得到了迅速的發展，建立了許多過去連想也不敢想的電子管製造工廠。北京電子管廠就是新興的電子管工業基地之一。這座工廠，除去有完整的車間以外，還有強大的輔助生產部門，自己能製造生產所需的工作模具，並且能製造、修理和配置專用設備，這個廠還有完整的設計、試驗、研究中心，以保證產品結構和工藝不斷得到改進和發展。這座工廠的建立，為我國電子管工業的發展奠定了堅實的基石。

### 生產突飛猛進

一九五六年秋季，北京電子管廠正式開工生產。三年來，這個廠在黨和上級的正確領導下，在蘇聯的無私援助下，在各兄弟廠的大力支援下，日益成長和壯大起來，職工的政治思想水平和技術水平迅速提高，電子管產量和品種不斷增加，生產欣欣向榮，呈現了一片突飛猛進的局面。開工生產以來，這個廠每年每季每月都超額完成了國家計劃，並且保持了產量、產值逐月遞增的有效幅度實現了“月月紅、季季升、年年跃”。在產量方面，電子管產量一九五七年比一九五六年就增加了18.7倍，一九五八年比一九五六年產量增加57.1倍，預計今年的產量將可增加到一九五六年的99.2倍。產量逐月遞增的情況，以平均月產量比較，一九五七年為一九五六年的4.53倍，一九五八年為一九五七年的3.22倍，一九五九年為一九五

八年的1.68倍。所有這些都大大超過了設計工廠的生產能力。

隨著生產的飛躍發展，這個廠不僅在電子管產量和總產值方面有了巨大的增長，而且技術水平也提高得很快，這主要標誌在工廠大量增加的新產品品種上面。電子管新產品增加一九五七年比一九五六年就增長39%，一九五八年比一九五六年增長2.67倍，今年竟驟增到一九五六年5.2倍。

一九五六年，這個廠認真執行了黨的“學習技術，掌握生產”的指示，大力組織技術人員和工人向蘇聯專家學習、熟悉和掌握電子管的生產技術，在全體職工孜孜不倦的努力下，工廠的技術水平很快提高，現在已經掌握了許多最新型的電子管的生產技術，同時還成功地製造出很多新型的、尖端的電子管。例如橡實管、超小型管、穩壓管、閘流管、半導體晶體管等，最近試制成功並開始生產的巨型高頻率電子管，發射功率達250千瓦，這顯示出工廠在攀登尖端技術高峰的道路上，取得了勝利。

### 中蘇友誼的結晶

北京電子管廠，是中國第一個五年計劃期間，在偉大的盟邦——蘇聯的直接幫助下建成的。在建廠的全部過程中，從地質勘探，厂房建築，設備安裝，試運轉到正式投入生產，都有蘇聯專家和蘇聯工人直接參加。蘇聯不僅供給了我們大批的新型設備，還選派了大批優秀專家來廠指導生產，幫助解決技術關鍵問題，為工廠培養了大批的技術人員和工人，同時，在蘇聯國內還為這個工廠代訓了很多技術干部和工人。從而使工廠儘快地掌握了電子管生產技術，這對保證工廠的生產起了決定性的作用。正是由於蘇聯這種全面的、無私的國際主義援助，北京電子管廠才得以迅速的建成和投入生產，並且能像今天這樣，成為一個生產效率高、成本低、品種多、技術先進，勞動條件好的近代化電真空綜合企業。北京電子管廠在生產上取得的偉大勝利，也是中蘇兩國人民偉大友誼的結晶。

### 北京電子管廠職工的光輝貢獻

北京電子管廠的廣大職工，在黨的建設社會主義總路線的光輝照耀下，為祖國的電子管工業的發展作出了光輝的貢獻。三年多來，在生產上和政治運動

上，只要党發出号召，广大职工就一呼百应，爭先恐后地冲锋陷阵。生产上鼓足干勁，力爭上游，大開技术革新与技术革命，持续地开展着热火朝天的社会主义劳动竞赛，而且不断把它推向高潮。三年多的时间，工厂里湧現了大量的先进集体和先进生产者，他們在生产方面树立了光輝的榜样。在这些人的带动下，全厂职工先后提出了十几万件合理化建議，这些建議解决了生产上的許多关键問題，对提高工厂的劳动生产率和提高产品质量，起了巨大的推动作用。

### 党的英明領導 群众运动的偉大胜利

北京电子管厂在短短的三年中取得的輝煌成就，無可駁辯地証明了党的英明領導，社会主义制度的無比优越。这是党的社会主义建設总路綫的胜利，是党的羣众路綫的胜利。三年来，这个厂的党委坚决貫徹执行了党的建設社会主义的总路綫和羣众路綫，坚持政治掛帥，紧密地联系全体职工，培养他們，教育他們，鼓舞他們，和他們一起同甘共苦。全厂职工也紧密地團結在党的周圍，按照党的指引奋勇前进。在生产上大搞羣众运动，不断与右倾保守思想进行斗争。

## 鼓干勁冲破技术关，

南京电子管厂又傳来了喜訊。今年到目前为止，他們又試制定型了三十二种新管种，其中大部份是尖端产品，並已先后投入生产。为了滿足各地科学、广播、电信事業对电子管的需要而提高生产量，这个厂的工具車間工人，通过“反右傾、鼓干勁”，在大跃进形势的鼓舞下，根据冷冲压自动化在無綫电产品生产中的必要性，繼去年試制成功一台自动化的陰極套管机后，最近又試制成功一台自动化万能弯曲机。

我們知道，生产电子管的另件，一般小而复杂，数量又大，它需用一系列的冲模来加工，如落料、冲孔、打弯、成形等。为了滿足大量生产电子管的需要，他們試制成功了自动化万能弯曲机，它可代替五台冲床加工。如以冲制 6 SA 7 另件为例：以前需要經过落料打筋、冲子扣、卷圓、手工搭子扣、踏平、冲边槽等六道工序，同时在每道工序冲制时，另件放入和取出的过程中所化費的时间比加工另件的工作时间要多得多。如利用自动化万能弯曲机加工，一次即成，提高工作效率86.4倍，不仅节约18个劳动力，而且还提高了材料的利用率10%以上。

在試制这台自动化万能弯曲机的过程中，他們遇到了許多困难，但工人們鼓足了更大的干勁，用頑強的意志，采用三結合的办法，一一克服了困难。如机体又長又寬，許多支架孔的平行度要求高，由于兄弟厂协作，这些难关也冲过了。在其他部件的加工中，

爭。通过大鳴大放大辯論，扭轉了有些人員認為“技术条件好沒有什么可革新的”、“技术革命已經到頂”、“自動化程度高不适于搞技术革命”等等錯誤認識。發揮了羣众冲天的革命干勁，克服万难，不断突破定額，創造新紀錄，大大提高了“單位面積产量”，致使生产出現了持續跃进的局面。特別是在党的八屆八中全会決議公布以后，全厂职工的劳动热情更加高涨，掀起了增产节约的高潮，开展各种形式的社会主义竞赛，生产上改进設備，提高产量，在八屆八中全会決議公布后，全厂共創造了新紀錄兩千多項。当这个厂被选出席全国羣英会的消息傳开以后，这个厂立即变成了沸腾的海洋，职工們欢欣鼓舞，决心創造更出色的生产成績以庆祝羣英会的召开。“比标兵”、“学标兵”、“赶标兵”、“力爭高速度跨进1960年”的热潮又在全厂沸腾起来，“取經”“獻寶”的浪潮汹湧澎湃，目前，据不完全統計，已經有9个車間1691个小組，二千多个工人提前跨进了一九六〇年，有的甚至跨进了一九六四年。北京电子管厂职工就是以如此豪迈的气魄向胜利的高峯挺进着。

## 搞革新提高生产量


如打螺孔、梢孔时，他們設法修理了一台很老的手鑽床，用螞蟻啃骨头的办法打了螺孔和梢孔。这台机器的光潔度要求也很高，由于他們大開技术革新，搞了一台土磨床，用手工慢慢的推磨，使滑座的光潔度达到了技术要求。他們就这样克服了重重困难，終于在10月15日試制成功。目前，除引伸件外，95%以上的电子管另件可用万能弯曲机来加工。

(黃明寿)

## 袖珍收音机

上海塑膠制品厂最近試制成一种袖珍單管收音机，它的体积包括甲、乙电池在內，只有肥皂盒那末大，可以随身携带。

(新华社稿)

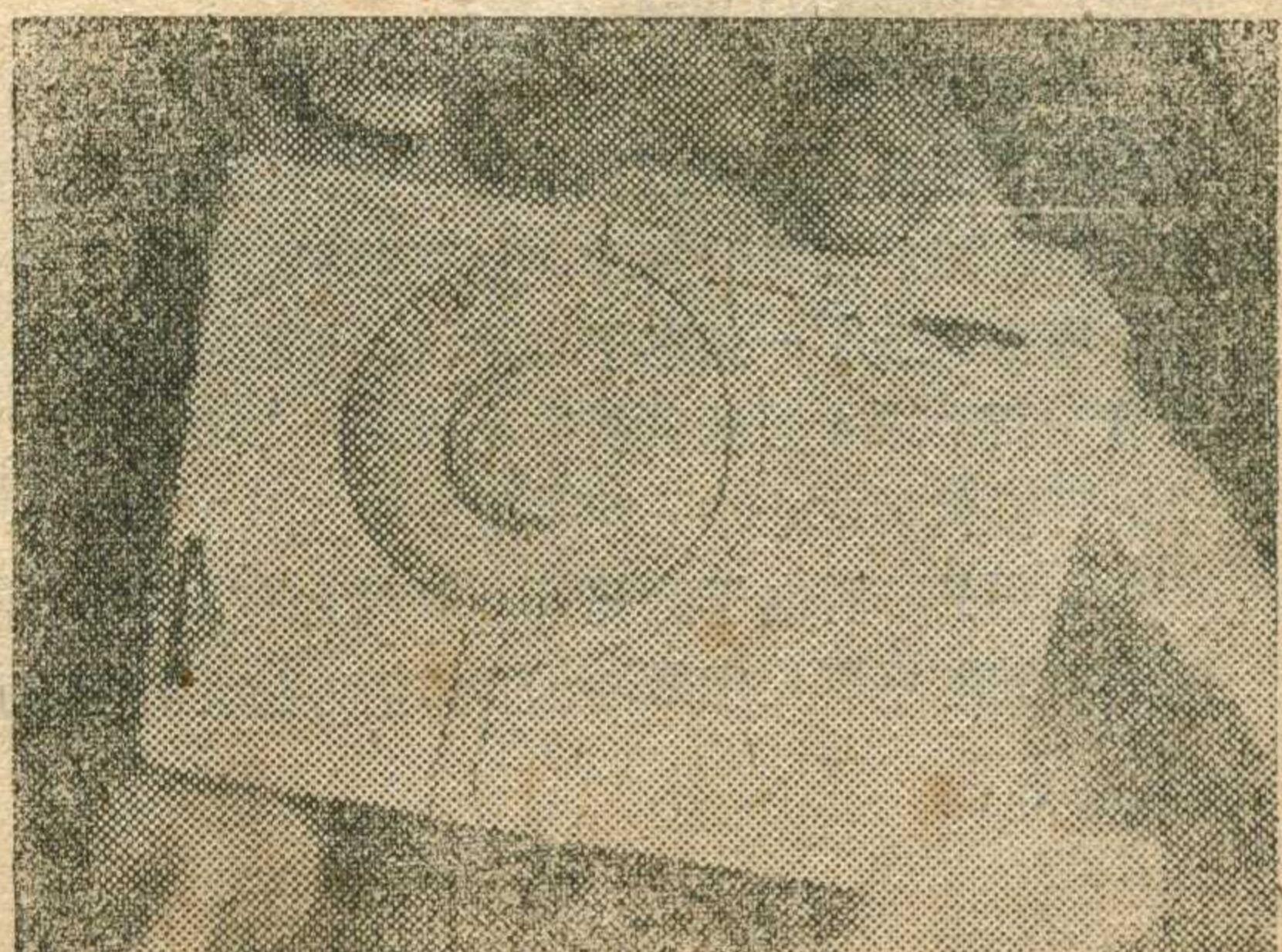



# 慶祝十月社会主义革命四十二周年！

## 苏联无线电电子学的成就及其发展远景

(苏联)科学院通讯院士 伏·西福罗夫

偉大的俄国科学家阿·波波夫在1895年發明的無綫电創始了科学和技术發展的新紀元，奠定了無綫电电子学时代的基础。但是，只有在偉大的十月社会主义革命以后，無綫电技术和电子学在俄国才得到了真正的發展。在苏联共产党和苏联政府对無綫电科学和工業的不断的关心下，苏联的無綫电通信、無綫电广播和电视得到广泛發展。

在战后的年代里，無綫电技术及由其产生的电子学获得了特別迅速的發展。無綫电电子学的应用差不多深入到国民經濟的各个方面，科学、技术、文学領域以及人类的日常生活中。羣众性的电视、用来觀察心臟手术和校准鐘錶的电视设备、讓艦船在任何天气下可以安全航行的雷达、有声电影、放射性辐射的小型指示器和同相同步加速器（用于原子核能的复杂設備）等等。当然，这还远远不是現代無綫电电子学的成就的完整的一覽表。

具有历史意义的苏联共产党第廿一次代表大会制定了苏联开展共产主义建設的宏偉綱領。代表大会根据尼·赫魯曉夫同志的报告而批准的1959—1965年發展国民經濟的具体数字，提出了国民經濟各个部門的巨大增長，和苏联人民物質生活水平和精神水平的新的巨大高漲。

在这七年中，無綫电技术和無綫电电子学也将有很大的發展。苏联通信中繼綫路的長度將大約增長7.4倍，增加無綫广播电台的功率和加速地广泛运用电视广播和超短波广播。进一步运用彩色电视。电视台的数目將增長1.6倍。建成大約100个新的电视中心和电视台。到1965年無綫电接收点的数字將增加到3000万个，其中电视接收机增加到1250万部。能够收看电视广播的將超过5000万人。

在最近几年，苏联电子計算机获得了广泛的發展。現在电子計算机已經減輕了工程师、气象圖表編造員、会計員、設計師等的劳动。烏克蘭科学院的工作人员不久以前制成了一架电子計算机，他可以自动地解出含有四百个未知数的代数方程式，电子計算机工作八小时可以代替二十个人用一般計算工具工作一个月。

利用另一种电子計算机可以对含有750个掘鑿井的大石油矿場制定出最合理的維护方法。新的苏联电

子計算机不仅可以給出采油場当前的面貌，而且还可以确定石油掘鑿井在最近五、六年中的变化。

在莫斯科中央天气預报学院中，类似的計算机可用来預报天气情况。

莫斯科生物物理理論仪器制造工艺局的全体同志創造了新颖的“火星—300”号和“火星—200”号的計算机。这些設備成功地用来在化学生产中自动检查工艺过程，这种机器可以代替几百件检查測試仪器，而且構造並不太复杂。“火星—300”号計算机的主要部分总共只有二十六个电子管和六百个鎔二極管。

类似的設備也广泛地应用于运输上。今年成功地进行了自动控制的铁路車輛的試驗，在这試驗的車輛中，司机不必要經常在場。

現在，苏联的科学家和工程师找到电子計算机在工業方面愈来愈广泛的应用范围：金属切削机床和联动机組的主要控制，电爐煉鋼，熔矿爐操作過程的自動控制等等。

毫無疑問，电子計算机將在相当大的程度上影响到劳动生产率的提高和产品質量的改进。而提高电子計算机的运算速度無疑地將起着極为重要的作用。四年以前，电子計算机一秒鐘只能进行几千次的运算；而現在一秒鐘已經能进行六万次运算了——前途是沒有止境的。

电子計算技术在苏联科学和国民經濟發展中的重大意义已經反映在苏联發展国民經濟的七年計劃中。按照这个計劃，到七年終了时电子計算机的生产將增加到4.5—4.7倍。

無綫电电子学的方法在人造地球衛星和宇宙火箭的發射以及在研究宇宙空間的性質和各种天体結構方面都起着極为重要的作用。在苏联宇宙火箭內的各种科学仪器設備中，無綫电电子学設備佔了相当大的位置。借助于無綫电电子学設備系統可以确定宇宙火箭的飞行軌道，並且能够很准确地預測它繼續运行的情况。利用遙測設備和無綫电發射机能够把各种科学数据傳送到地球上來。

苏联一系列人造地球衛星、第一、第二个宇宙火箭的發射成功，尤其是第三个宇宙火箭、自动行星际站

(下轉第11頁)

# 从萊比錫博覽会上的展品 看德意志民主共和国無綫電工业的成就

十年来德意志民主共和国在建設社会主义事業中获得了輝煌的成就，在發展工农業生产方面取得很大的胜利，在無綫電工业方面也有極大的發展。这篇文章虽然只介紹了今年萊比錫秋季博覽会上展出的收音机电视机等展品，但我們也可以从这些展品里看見德意志民主共和国無綫電工业十年来的發展和达到的卓越的水平。

——編者

德意志民主共和国的無綫電广播和電視工业，在近年来有急速的發展。在今年的萊比錫秋季博覽会上，人們將看到德意志民主共和国的無綫電广播及電視設備制造工业的生产所达到的卓越水平。在技术上这都是符合了極高的要求的。不說更長的时期，就以过去几年中德意志民主共和国在無綫電广播及電視设备方面的出口增長就已經能說明这一点了。

由于最近大規模建設的实施，企業的經營上还需在高产优质方面有相当程度的提高。因此在無綫電广播和電視设备生产的标准化計劃中，德意志民主共和国明年在無綫電广播方面將集中生产四种主要程式，電視设备方面將集中生产三种主要程式。生产标准化只是在器件基本設計的电气及机械性能方面，而外形的多样化方面並不受到限制。利用标准化的低頻及高頻部分的組合可以产生包括不同类别的30多种广播收音机的型号出来。

在1959年萊比錫博覽会德国無綫電广播工业的展品部分的中央是家用收音机。其中最特別的是經過一再选择的中級超外差收音机。这里有罗赫里茲的斯特恩無綫电厂出品的使用方便的“宝石—2”(Juwel-2)牌高級收音机。这种收音机可用交流 110、127、220、240 伏电源，共有19个調諧迴路，最特出的特点是在所有波段上远距离接收都有相当大的輸出。


斯大斯福特的斯特恩無綫电厂的 15 調諧迴路的“縞瑪腦”牌高級交流超外差收音机，也有許多特点。中級的超外差收音机的型号，有鍾勒堡斯特恩無綫电厂的“超級伊爾曼瑙”牌，德累斯登無綫电厂的帶有大型刻度盤的“五音 W101”(Dominante)牌，及柏林斯特恩無綫电厂的外壳經過精細加工悅目的“波茨坦”(Potsdam)牌收音机。在展览品中兩波段的及只有超短波的收音机沒有展出这是很自然的。而有一种斯多尔堡的“列瑪”(Rema)牌收音机上包括一个“坦諾 II”超短波收音机。这种 13 个調諧迴路的交流超外差收音机，有三个揚声

器、乐音調節器、不同軸的高低音調節器及机壳內的偶極天綫。

德意志民主共和国無綫電制造工业的水平提高，可以从一个鍾勒堡斯特恩無綫电厂新改进的“耶尔福 IV”牌 (Erfurt) 这样一种在技术上最新穎的收音机型号得到証明。这种收音机有24个調諧迴路。它的另外一些改进是有短波段展闊裝置、琴鍵开关選擇器、“無鉄”輸出級，乐音調節系在 11 鍵的琴鍵开关上按順序排列。

此外显示最近技术上成就的一个例子是罗赫里茲斯特恩無綫电厂的“斯特拉提發利-3”(Stradivari)牌收音机。这种高級超外差收音机有十一个电子管，二十个調諧迴路，六个波段（3 个短波、中波、長波及超短波），4 个永磁电动揚声器，推挽輸出級，双飞輪調節裝置，調諧指示，結合使用的乐音調節，選擇鍵波段展闊电路变换裝置，超短波机壳內偶極天綫及磁性天綫等。德意志民主共和国無綫電工业生产的超級收音机产品还有斯大斯福特的斯特恩無綫电厂出品的“鑽石—II”(Diamant)牌收音机，費尔頓的格魯丰牌“超鐵氧体 58WII”型，哈德芒斯多夫电声器件制造厂的“罗西尼”(Rossini)牌收音机，以及林巴赫·鄂柏弗罗拉的結構新穎的享佩尔牌“赫利 3000”(Heli)型收音机。

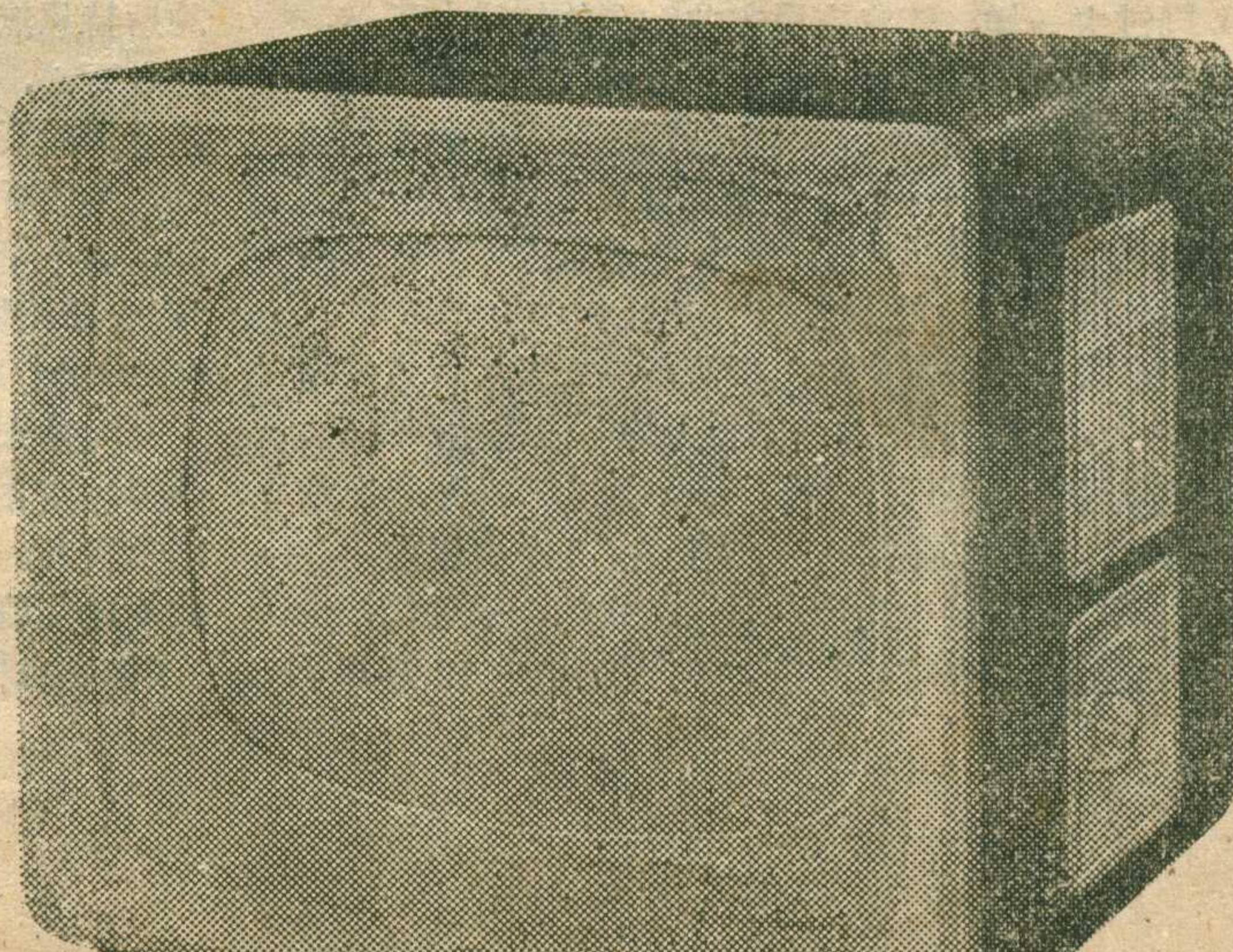在小型收音机方面，有德累斯登無綫电厂有新的外壳的“敏諾瑞”牌收音机，及鍾勒堡斯特恩無綫电厂



# 月球背影的秘密揭开了

苏联發射的第三个宇宙火箭所建立的繞月球飞行的自动行星际站，在10月7日第一次拍攝到大量的月球背面的照片，从此人类在地球上始終未曾看到过的月球背影的秘密被揭开了。这是苏联科学家們的偉大成就，是人类历史上的偉大創举，它标志着人类征服宇宙的又一个里程碑。全世界的劳动人民和进步的人們都为苏联的这一偉大成就而欢呼！

自动行星际站上面除裝許多科学設備外它还有無綫电技术設備、照片傳真設備、專門定向設備等。

它的定向系統能使照像机镜头对准月球的背面自動攝影，照片膠卷的显影和定影是在行星际站上自動进行的。


自动行星际站拍攝到的月球背面的照片，从远达四十七万公里的宇宙空間，通过無綫电傳真系統送回地球来。这种傳送影像的方法就像電視中心在傳送電視片时的方法一样。傳送系統可以根据条件改变分解影像的行数。一个鏡头行数最多的达到一千行。为了

“的松拉·寶貝”牌收音机。这两种收音机都是用的印刷电路。

哈萊無綫电厂展出了“小妖”牌旅行收音机。因为利用了新的技术成就这种收音机共有五个中波段的調諧迴路，联同甲、乙电池一起重約1.5公斤。体积为 $119 \times 192 \times 76$ 毫米。用一个电源插也可根据需要使用125或220伏的交流电源。展覽会上还有另外一些旅行用超外差收音机，如“斯巴茲58”，“斯特恩I”，“伊諾娜”及帶超短波的“列瑪一特拉邦特”收音机等。在落地式收音机方面也同样有各种类型的展品，其中有精致的帶收音机、录音机、电唱机的型号，也有帶自動換片設備的。斯大斯福特的斯特恩無綫电厂首次展出了他的电唱收音兩用机。

同过去一样，德意志民主共和国的無綫電工業，在这里还展出了各种电唱机、录音机、唱片放大机、揚声器、大建筑物的电声設備、超短波及電視用天綫等。同时你也可在这个展覽会上看到德意志民主共和国無綫電元件工業生产計劃中电子管、半导体二極管、晶体管及电阻元件的生产現狀。

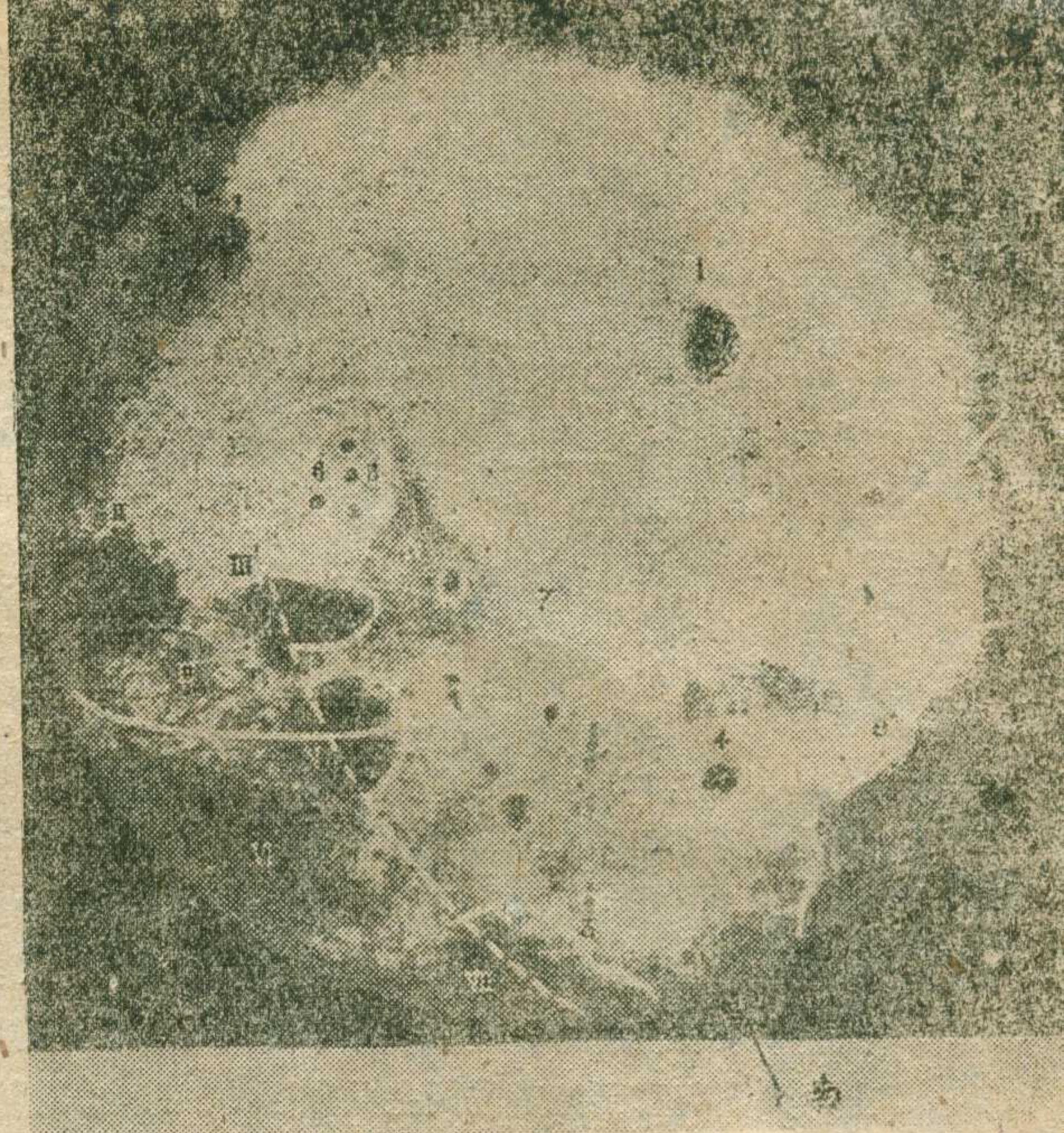在電視机部分展出的包括許多枱式及落地式的電視機型号。德意志民主共和国較大的電視机生产單位，为勒德堡拉飛納工厂，这个厂今年的生产計劃年产量为18万部，到1965年將增到46万部。几个月以前，在勒德堡工厂，开始在生产中采用新式的合乎近代技术标准的裝配綫，電視机的最大年产量可达12万8千



保証功率很小的無綫电發射机能够超远距地播送影像，播送的速度要比一般電視中心的播送速度慢數万倍。傳真系統保証了能以很高的分析能力傳回中間色調的影像。

苏联自动行星际站通过無綫电傳送月球照片的成功，說明了在各种宇宙距离中的無綫电遙測联系和傳真影像的播送，已經實現了。

部。拉飛納厂新裝配綫的心臟部分，是新改进的綫路自動測試台，能在極短的時間內，检查測試出电视机底盤整个綫路內的短路及接触不良的电阻值等情况。

在1959年萊比錫秋季博覽会还展出了“德尔比”(Derby)及“克那拉赫”(Cranach)牌兩种枱式电视机，这兩种是积累了多年电视机生产中的制作工艺經驗的型号；此外还有使用便利的“法伏丽特—S”牌电视机，这是的采用垂直式底板的枱式电视机。

展品中有美观的“卡門”落地式电视机，这是收音机和电视机的結合型号，包括落地式的“艺术室”牌电视机和“講坛”收音机。特別适合俱乐部、文化宮等集体收看用的是落地式“卡比內”牌電視音乐兩用机，它包括电视机、收音机、电唱机及录音机。斯大斯福特的斯特恩無綫电厂生产电视机去年为2万部，今年为5万部，並大量生产交直流兩用的“伊丽斯—12B”及“伊丽斯 17B”收音机，这些收音机有很高的选择性，在收听較困难的接收区域里，是非常适用的。此外，这个斯大斯福特的厂还展出了三种新颖的电视机“斯大斯福特 FST 4301”、“斯大斯福特 FSR 4301”及“FSR4301/M”。

在技术方面这些电视机都有优良的扫描性能、高的灵敏度和接收稳定性。大多数电视机型号都有自動調節設備，以避免过調幅及大信号强度时將自動將圖象对比度調至适当值。

(德意志民主共和国大使館商务处供稿 司維譯)

# 在六亿人民的大会堂里

毛主席的电声设备

## 禹 日

在庆祝建国十周年的時候，人們在首都北京看到了一批壯麗輝煌的新建築——人民大會堂、中國革命博物館、中國歷史博物館、民族文化宮……等國慶工程。這是大躍進的產兒，這是在黨的總路線的光輝旗幟下，我國基本建設的一個偉大成就，是祖國勞動人民智慧的結晶，全國的各個部門几乎都投入了這個偉大的工作，我國年輕的無線電工業在這些工程中的某些項目中也貢獻了它的一部分力量。

無線電企業的職工，在黨的總路線的光輝照耀下，為了增加慶祝建國十周年的盛典的光輝，鼓足了干勁，於9月中旬，勝利地完成了首都各項國慶工程所需的電子設備的生產任務。這些任務包括天安門人民大會堂十個信道的電視設備、十二種語言有線譯意風設備、立體聲系統天安門扩音設備及音柱，民族文化宮的無線電譯意風等，共61個品種，其中新品種有29種。這些任務品種多、數量大、技術要求高，試製生產的期限短。完成這些任務是很不容易的，各廠的職工在黨的領導下，充分認識到這一任務的重大政治意義，鼓足干勁，苦干加巧幹，克服了許多製造中的技術困難，並充分發揮共產主義協作精神，廠與廠之間互相支援，大大縮短了這些電子設備的試製與生產周期，並還保證了產品的質量。這些任務的完成，顯示了無線電企業的職工在黨的八屆八中全會的決議和公報的鼓舞下，士氣高昂飛躍前進的姿態，也說明了我國無線電工業水平達到的水平。


這裡我們先介紹這些任務中的最有代表性的一項，——人民大會堂的電視電聲設備。

為了給六億人民的代表們提供一切工作上的便利，無線電工業戰線上的職工們用日以繼夜的辛勤勞動，將一批批嶄新的電子設備獻給了這座六億人民的代表共議國家大事的宏偉建築。

在人民大會堂的地下室和萬人會堂主席台的側樓上安裝着電視轉播站、譯意風、立體聲系統等等先進的成套設備。
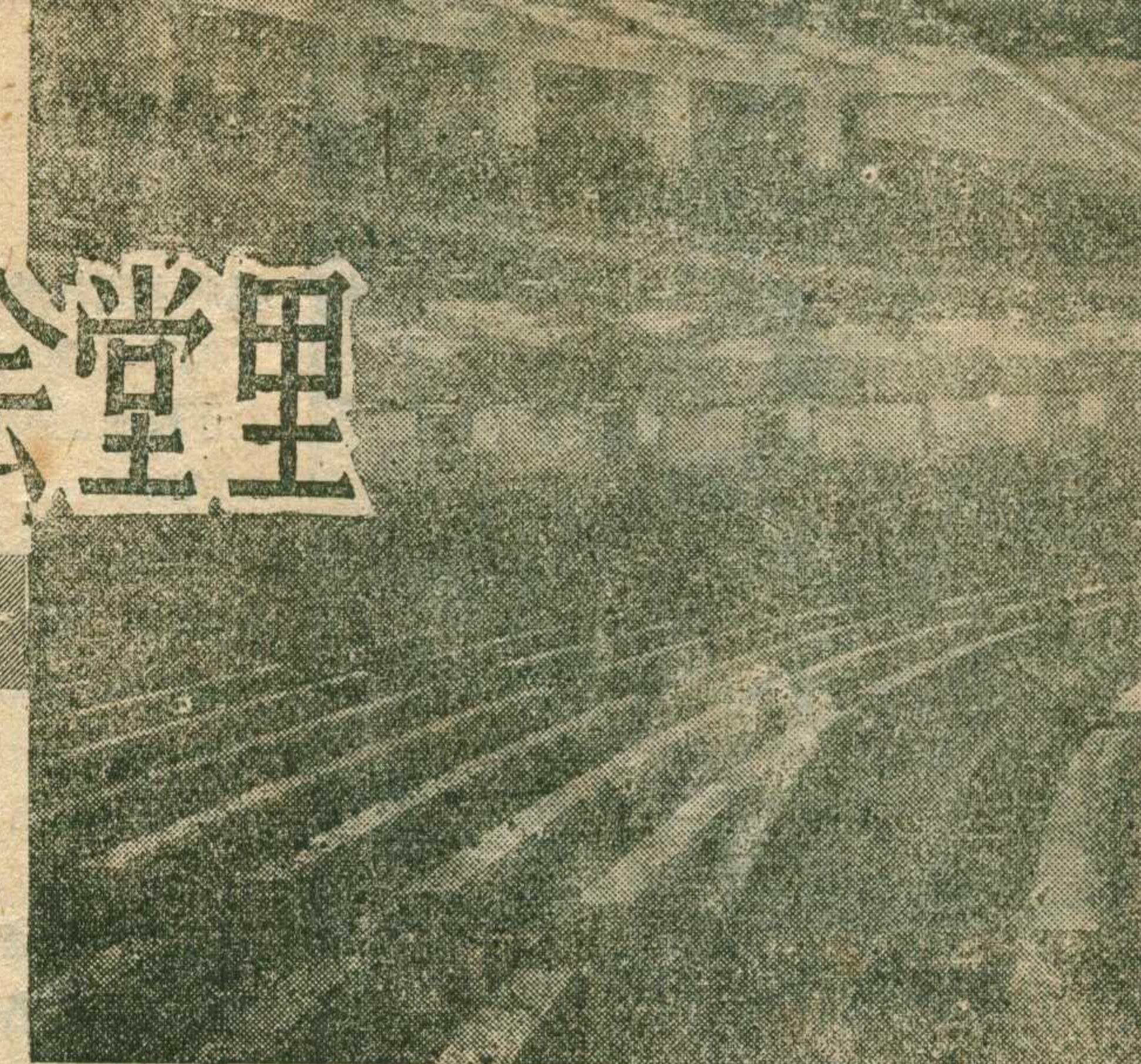
### 電視轉播站

在人民大會堂整潔的地下室里，安裝着我國無線電工業生產的電視轉播站設備，它有十個電視通道，可



允許十架攝像機同時拍攝十個畫面送到電視導演室，以供導演選擇出最理想的圖像用微波送到電視中心發射機去。由攝像機拍攝畫面到發送出去，一切的中間設備都是很完善的，在機房里還設置了調像員控制台和導演室。為了保證圖像質量，要求攝像機和機房能很好的配合。在工作開始之前調像員和隨機技術員預先將攝像機調好，在拍攝時主要由調像員在調像員控制台上操縱（在機房內並列了十架調像員控制台以配合十架攝像機工作）。在專設的導演室里並排設有了十六個電視屏幕，十架攝像機拍攝的圖像都送到了這裡，由兩個分導演和一個總導演管理，選出最理想的畫面，發送到電視中心去，經發射機而播給北京市的觀眾。攝像機和轉播站之間都設置了專用電話，導演和調像員可以分別向攝像師和隨機技術員下達要求和指示。

這個電視轉播站服務的區域是很廣的，它不但可以拍攝萬人會堂、宴會廳的實況，每逢國慶、五一、還可以拍攝節日遊行和慶祝活動。在導演室的隔壁設有一個小型演播室，里面有兩架攝像機，可供報導員、外賓演說、插播小節目等使用。

這套電視設備不僅規模大、通道多，而且在設計上具备了很多進步性。例如因這套轉播站的服務面很廣，攝像機距機房的距離長短不一，安裝在天安門前的攝像機距離機房最遠達900米，而導演室隔壁的小演播室只距機房幾十米，因此通過視頻電纜送來的視頻信號會相差8—9微秒，這樣會使得前后送出的圖像畫面大小不一致，同時也對攝像機通道的工作產生不好的影響，為了解決這個問題，裝了一套脈沖延時器。根據攝像機不同的遠近來調整送到攝像機去的脈沖時間，使最後回到機房的圖像訊號時間相同。另外還採用了“孔欄校正器”，相應的提高了圖像的清晰度。

另外這套設備是將圖像和伴音全用微波設備送到電視台去的（過去是用有線和微波配合使用）。

為了長遠打算和工作上的方便，在各個拍攝點和



万人会堂的十二种語言譯意風設備

我国是个多民族的国家，各个民族的代表們齐聚一堂共議国家大事的时候，难免語言的隔阂。国产譯意風設備就解决了这个問題。当然在开国际性會議的时候也可同样的提供便利的条件。

“譯意風”又称“同声傳譯設備”，也就是說在講話的同时即可將翻譯過的語言傳送出去。

在万人会堂的楼下，有3000多个席位是有桌子的，这里便設置了12种語言譯意風的控制設備。在桌面下开有一扇小門，露出了一面精致的面板，板上有12个琴鍵式开关，根据开会前發下的編號对照表，代表們可按下規定的按鈕，收听自己所需要的某种語言。面板上面还有耳机插头和音量調節設備。收听是采用的国产小巧的超小型耳机。

一楼的后排和楼上也裝設了能收听1种語言的接收設備，根据需要楼上可以划成20个区，每个区可以选收不同的語言。

三楼的最后排設有12个翻譯室，其中的十个裝有明亮的玻璃窗，这里可以俯視整个主席台。每个翻

机房之間都舖設了地下电纜，避免了临时舗設电纜的麻烦。

全套設備的每个單元都裝有备份，發生临时故障，只要一倒开关即可迅速轉換。

### 十二种語言

#### 譯意風設備

譯室內設有話筒、信号設備、聯絡設備和兩套接收設備，室內有兩個翻譯員輪換工作。

主席台上或代表席內的講話，經過放大便送到了第一根譯音母線，經譯音母線再分送到12个翻譯室內，經過翻譯成不同的語言再分別送到許多根專設的譯音母線，再分送到每个座位上去。一般的會議如無需要，可不用譯意風。每个席位上都裝有小型揚聲器，因此整个会場不論前后排，听到的声音都很清楚。

### 代表要求發言設備

在召开全国人民代表大会的时候，参加会议的代表不下几千人，当然列席的更多。为了使大会执行主席能順利地掌握这么多人發言安裝了这样的設備。代表們不用离开座位便可进行發言。原来在12种語言譯意風的面板上附設了一套裝置，上面有一个小撤鈕和一个指示灯。代表如要求發言便可撤下撤鈕，这时在机房內便得到了信号。机房里有一个指示板上面有各个代表的名牌和指示灯。代表發出要求發言信号后，相应的名牌上的灯就亮了。机房內的值班人員馬上取下名牌放在一架工業電視攝像机镜头的前面，主席台上执行主席的面前設有工業電視的屏幕。这时要求發言代表的姓名便傳送到这里。执行主席便可根据情况，用扩音系統通知該代表發言。这时机房便將該代表的話筒接通，代表即可發言。如需翻譯便接通譯意風設備，翻成12种不同語言。

总之在人民大会堂里的設備种类和数目都是相当可观的，許多种先进的設備組成了一个电气化的体系，使六亿人民的代表們在这里能方便的共議咱們的国家大事。

### 国产超小型耳机

首都国庆工程所需要的各項現代化新型电子設備，在有关企業职工同志們的努力下，已在国庆节前赶制完成。国营南京有綫电厂出品的超小型耳机就是其中的一种。这种耳机是电磁式，式样小巧，外形美观。全套耳机分耳机本身、耳鈎和連接繩



三部分，單只耳机重量仅15克左右，体积比一般耳机小四分之三，使用簡便。它的灵敏度很高，声音清晰悅耳，是一种供大會場作譯意風使用的最輕巧的耳机。

耳机有單耳机及双耳机兩种，在室內噪音較高的地方可用双耳机，使用时將耳鈎套在耳朵上即可。

耳机的各部分及懸掛式样見照片。

耳机  
耳鈎将耳机固定在耳朵上

連接繩

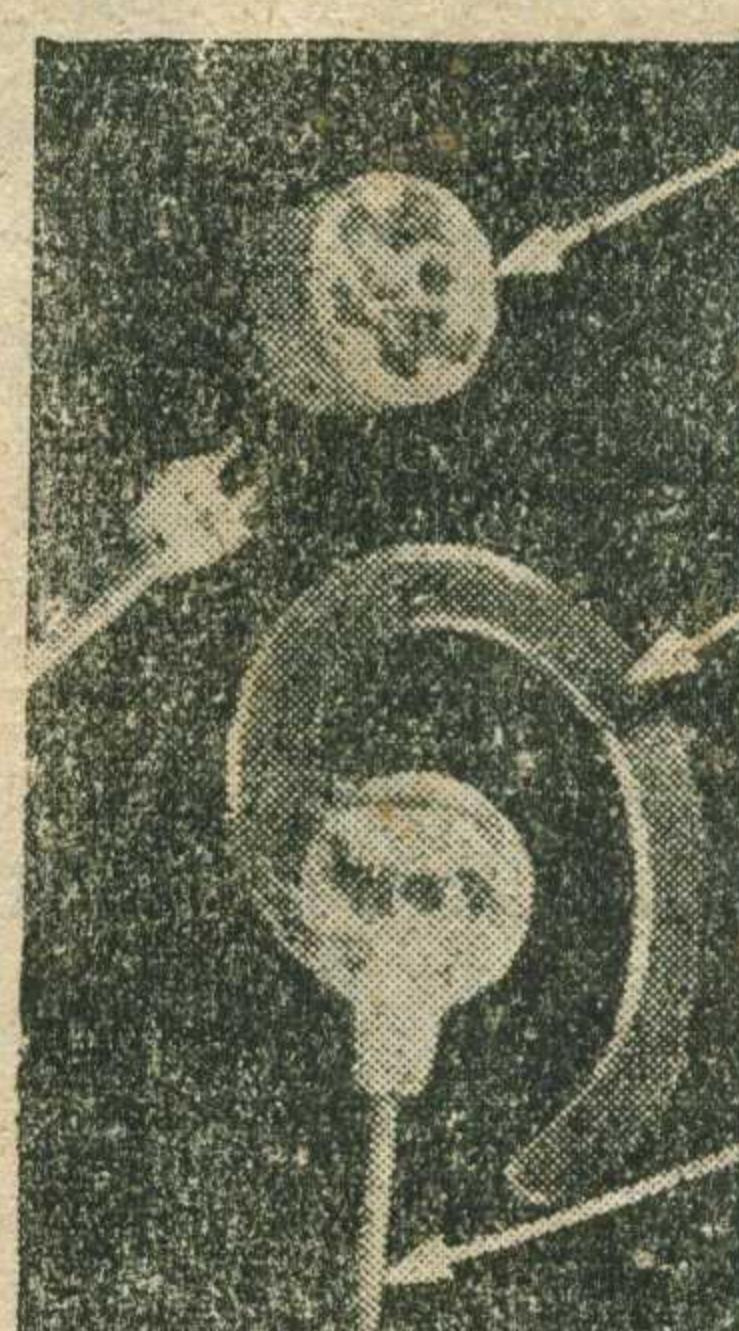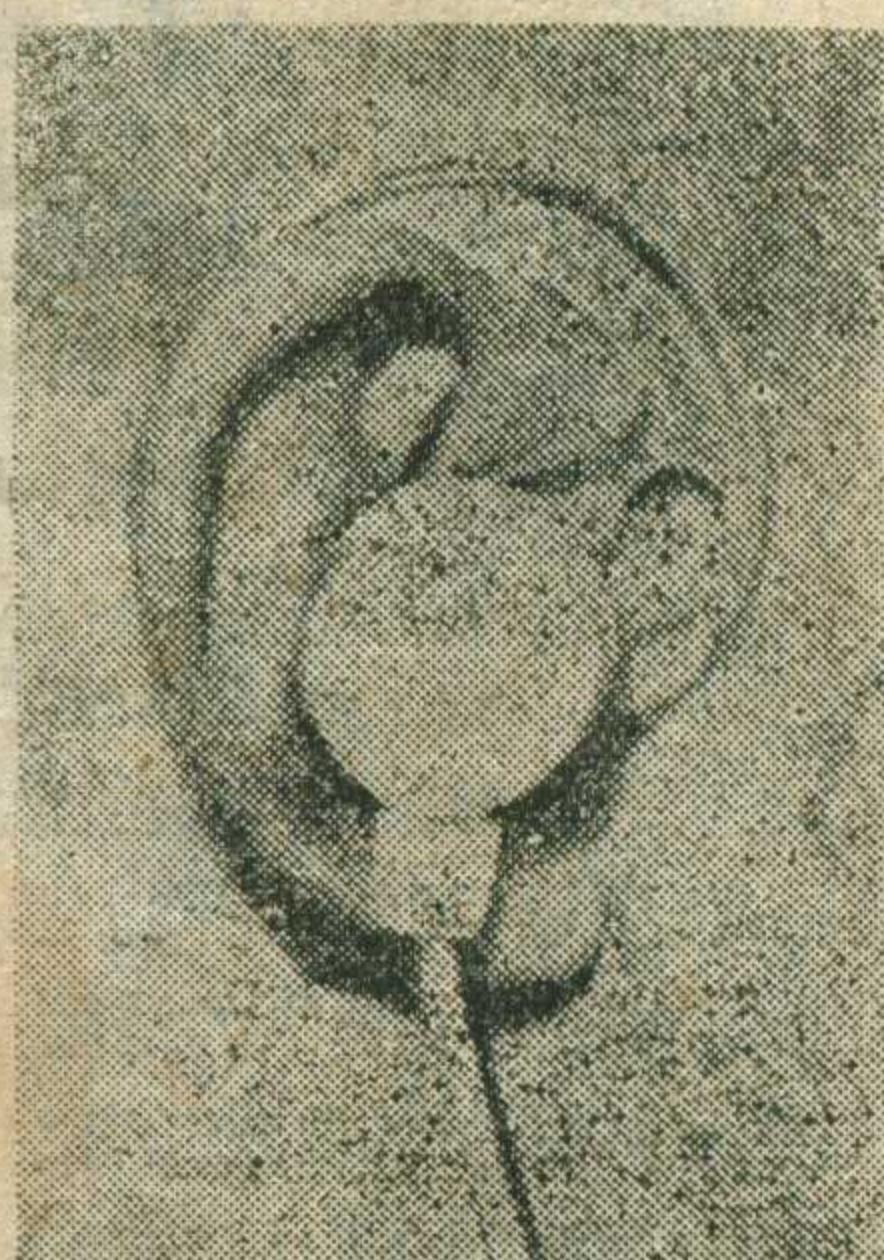


(赵明敦)
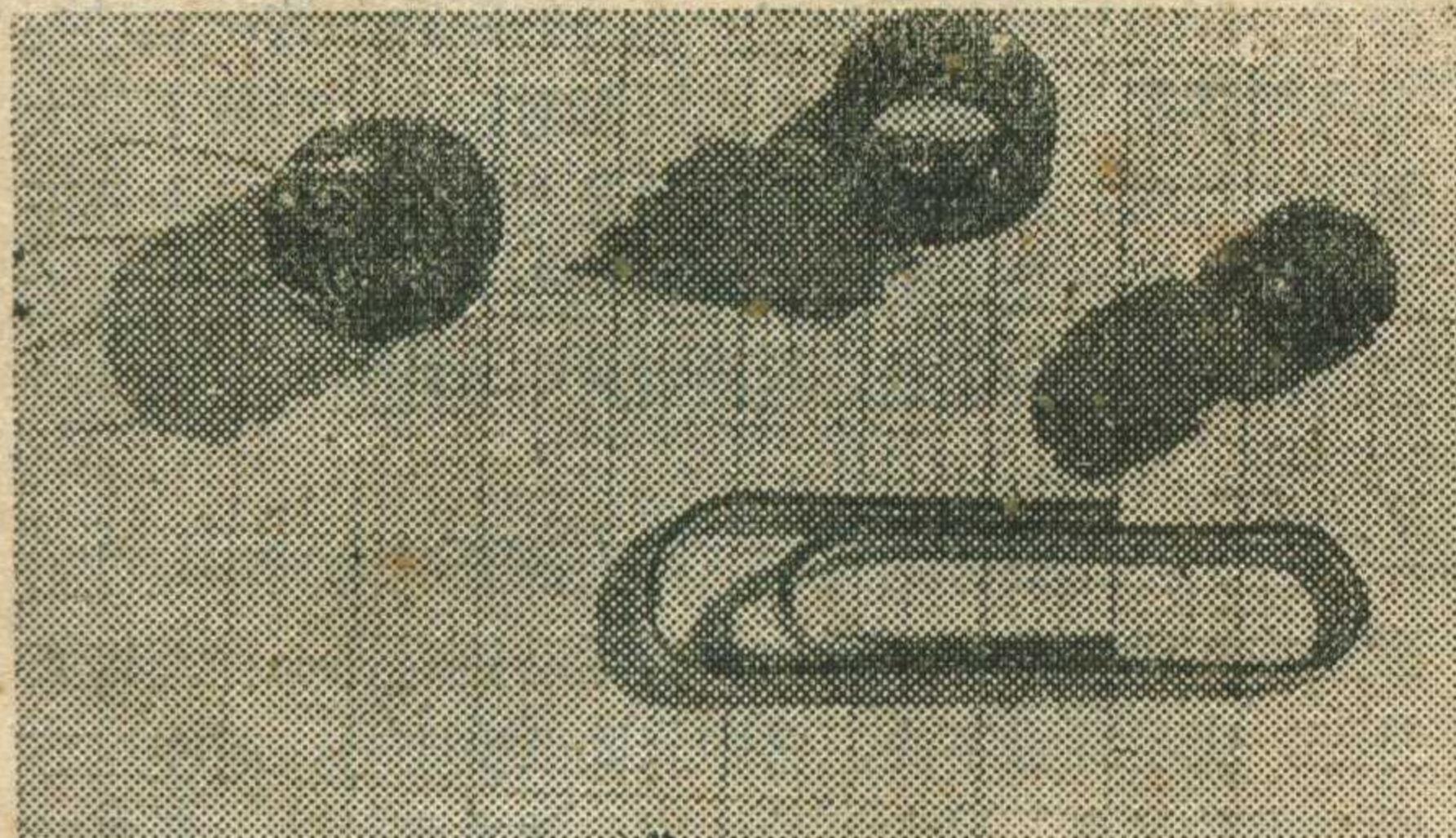
# 向元件小型化，高頻化， 輕量化进军 国产新型羰基鐵粉芯

·元 青·

在党的八届八中全会精神鼓舞下，西南无线电器材厂的青年技术人员和工人们，鼓足了干劲，力争上游，他们在奋战八九月，向伟大的庆祝建国十周年献厚礼的号召下，试制成功了一种新型羰基铁粉芯。这种产品的优点是：（1）结构紧凑，合理，体积小、重量轻（全套整件只有0.9克还不到。）（2）应用频率范围宽广，可由音频到高频。（3）此铁芯不需要用线圈骨架。（4）成本低廉。



新型铁芯系用高频绝缘材料作为铁芯的绝缘胶合材料，因此，铁芯的质量因数( $Q_{sf}$ )最佳，而且其 $Q-f$ 曲线上是成比例的上升，并不象其他铁芯那样成比例下降。因而，这种铁芯尤其适合于高频范围内使用。

新型羰基铁粉芯的全套整件，系由一个带有外螺纹的外环及一个形状象圆线轴形的芯子所组成，由于

（上接第6页）

的发射并拍下了人类历史上第一张月球背面的照片，这是苏联科学家、工程师、技术人员及工人们的不朽功绩，是苏联科学技术的胜利，也是苏联无线电电子学所达到的高超水平的一个雄辩的标志。

在由人造卫星和宇宙火箭所得到的极有意义的新科学结果中，应当指出在地球周围的光轮，它是由能量为几万或几十万电子伏特的电子所组成，并且伸展至为地球半径10倍距离的范围。这就驳倒了从前关于地球上层的大气层只伸展到1000公里的概念，并且确定大气层的界限远大于这一高度。

无线电电子学在苏联有着光荣的过去，光辉灿烂的现在，并且毫无疑问，必然会有更加美妙的将来。

在最近几年中，苏联将要继续研究掌握新的无线电波段，要进行量子振荡器和放大器方面的工作，研



## 首都火車站的電視設備

北京火车站是我国最大的现代化的一个车站，车站里有完善的电声、电视设备。这是问讯处装的电视设备，问讯处的服务员通过电视机回答旅客们的询问。

芯子为线轴形，因而可将很细的单股丝漆包线（或多股纱漆包线亦可）直接绕在芯子上，这样，铁芯本身就作为线圈骨架，从而使整件重量更轻，体积更小，成本更低。

这种铁芯，由于它的温度稳定性及时间稳定性（陈老）在软磁性器件里最好，可应用在比较高级的振荡槽路里，作为加感、调谐和磁屏蔽等用。其次，在高级收音机或半导体收音机里，也将受到设计师们的欢迎。

这种新型羰基铁粉芯的诞生，说明我国无线电元件在向小型化，高频率，轻量化方面的的发展又前进了一大步。

究信息论的理论，研究新的无线电通信电路；然后还要研究半导体器件和超高频电子学等等。无线电电子学将更加广泛地应用到国民经济的各个部门以及科学、技术、文化和人民生活中。在现在的七年计划中，无线电电子学发展的最重要方面之一就是电子设备的制造和应用以及生产过程自动化系统。

应用电子计算机、逻辑设备和其他机件就能够保证技术的高速度前进和各种科学的迅速发展；其中包括了使我们有可能研究大脑的工作和深入了解思维的规律。量子无线电电子学的发展保证了制造准确度和灵敏度极高的设备，它们又能够帮助我们深入理解我们周围世界的性质——揭开万有引力场和物质基本粒子的性质，保证了和将来的宇宙飞船的通信以及许多其它方面的应用。（王先华、杨煦昌译）

# 漫談無線電運動發報訓練

## 果 碩 文

在無線電運動中，收報與發報是同等重要的，二者不可偏廢。就競賽來說，如果發報得不到分，會大大影響個人全能以及全隊的總名次。同時一個運動員必須努力爭取全面發展，才能成為一個優秀的等級運動員。

根據個人從事發報訓練工作的體會，現在談談幾個個別技術問題。

一、訓練時間的安排：過去在訓練和運動員自己的練習中，發報時間佔的比重很小，由於收報提速比發報容易，有的運動員對收報的興趣大，而對發報只抽出極少的時間，或是在精力不足的情況下進行練習，這是不對的。事實證明發報要有一定時間來練習，而且也需要精力集中。根據全軍和全國兩次比賽前練習的情況來看，發報時間以佔總的練習時間30%左右為適宜，同時還須與收報時間適應的穿插。總之，不應把發報時間安排的太少和放在抄收疲倦的時候進行練習。

二、手鍵發報的用力：用力是手鍵發報關鍵的一環，用力正確與否直接影響拍出的電碼符號，因此在訓練初期應該着重交待說明，找出正確的加以提高，用理論與實踐相結合的方法進行說服教育，統一大家的認識。從過去的訓練情況來看，運動員對這樣一個問題認識是不一致的，有的誤解，有的不十分明確，有的還堅持自己的一套，這樣分散了學習的精力，還影響到訓練和練習的進展。

用力在理論上應當肯定的是“腕力”，就是手腕上下揮動所產生的力。它的動作應該是明確、斷續和諧的。可以這樣解釋，在拍發一個點時，把腕部的動作分解為高、中、低三個無形水平線。握鍵後手腕與鍵樑成水平，即為中水平線。要拍一點必須給鍵一個力，所以手腕抬起，抬的高度為高水平線，手腕用力向下，使接觸點相結合，這時手腕低於中水平線，成為低水平線。接觸點閉合以後，由於電鍵彈簧的伸張，接觸點脫開，這一瞬間手腕又抬至高水平線。這樣完成一點之後，手腕恢復到原來的位置——鍵樑與手腕成水平。這就是一個單點的具體動作。單划的拍發亦是如此。但在划的拍發中電鍵按下時，接觸點相結合，手腕達到低水平線，逐漸抬至高水平線後，才能使接觸點脫開。這樣無論點或划都通過一定的高、中、低三個無形水平線來進行。我們可把這種動作

比作一個大鐘擺，加力以後擺動往返週率一致，時間是非常準確的，每個點上下時間必須都一樣，拍出的點划才是均勻的。至於動作明確，斷續和諧的解釋，應該是手腕上下幅度（特別在慢速度拍發時）分明和一致，同時要與電鍵彈簧的伸張力相諧調，大小間隔分明。必須弄清，手腕的動作不是腕子的關節活動，而是手掌至小臂前三分之一部分的顫動，這種顫動要與電鍵彈簧伸張力相配合。同時對腕力的理解不要太極端和絕對，因為腕部的顫動是與手指的支承力分不開的，也就是說，腕部顫動所生之力也要通過手指支承傳給鍵鈕拍出點划，在拍發練習實踐當中必須注意這一點。


三、坐握姿勢的問題：大部分運動員都經過拍發基本知識的教育，還有一些運動員對那一種握鍵姿勢好，表現猶豫不決，常常來回改變姿勢，或在這方面考慮的過多。最常見的握鍵姿勢有兩種，一種是改用俄文通報前的中式，和這以後的蘇式握鍵姿勢。這兩種握鍵姿勢各有特點，但大多數運動員反映蘇式握鍵姿勢易于體會和掌握動作，發出的點划比較確實，對新學和基礎不穩固，特別是對矯正壞手法的運動員採用較為適宜。此外無論前者後者，只要用力正確，都能發出良好的電碼符號，而且用力方法是一樣的。所以在點划清楚的情況下，可以任選一種固定練習，不要來回改姿勢。關於坐姿，上身自然挺直，右臂略離上體一掌之寬，小臂與上臂彎曲大致成直角，電鍵正對右手，握鍵後與小臂成水平。這幾點要求是很重要的，因為它直接影響着手腕的活動。

四、電鍵的調整：電鍵除各活動點保持靈活外，接觸點的高低和彈簧的松緊應該注意掌握，一般運動員作低速度練習時，應將接觸點調得略高，彈簧稍緊。接觸點高，手腕上下的幅度就大，這樣易于察覺自己的動作。彈簧稍緊是為鍛煉手腕的持久力，但也不要過高和過緊。教練應當注意掌握這一點，對運動員及時指導和糾正。隨著速度的提高接觸點可以逐漸減低，彈簧減弱，上下幅度減小速度自然就提高了。


五、手鍵慢速度拍發的不正常現象：點划和間隔（包括符號間隔）是有一定比例的，但手鍵慢速度拍發時會出現不正常的現象：1. 點小划長，2. 點與點和點連划間隔大，3. 划連划和划連點間隔小，拉丁，數

碼都存在这样毛病如附圖：

正 确 的 符 号

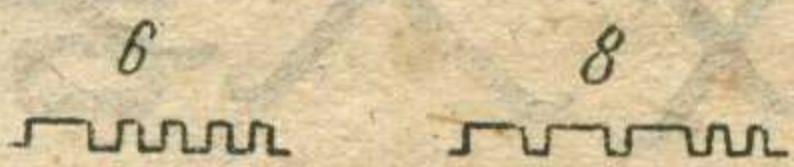

慢速度不规则的符号

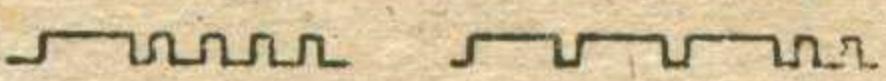

这些現象虽然是不正常的，但待速度提高后会逐渐克服。

六、怎样克服拍發中的脱节現象：脱节現象手鍵拍發的運動員以拍長、短數碼2,3,4時較多發現，造成这种毛病的原因是 1. 用力不当，点与划的幅度不一致。2. 缺乏正确的信号观念，有些運動員由于过去在電台上花腔怪調听慣了，同时又少有机会用波紋机来检查，听起来象是很流利，实际上是有毛病的。比如符号“2”的声音應該是“的答答答”却唸成“的立答答答”等，一到波紋机检查便出現脱节現象。克服的方法：較严重的應該降低速度練習糾正用力动作，使点划的动作幅度一致；克服不正确的信号观念，多听机器和手法較好的運動員拍發的电碼符号；也可以用帶有間隔的紙条在快机上和手法較好的運動員进行領發；其次还可以多利用波紋机检查；又可以用其他簡字帶發的办法，比如“3”字脱节，看“V”字是否也脱节，否則可以用“V”字來帶發“3”字，先發成“V”“T”來練習，並努力体会“V”字的用力。克服脱节現象是个勤学苦練过程，要耐心，切忌急燥，逐渐克服，否則会前功尽棄难以奏效。

七、提速的問題：对于提速，有些運動員犯有急燥病，急于求成，这是不正确的。这样速度提不高，反而很容易把手法搶坏。手腕的动作在于勤苦的練習，逐渐的使点划紧凑，手腕灵活得当。運動員对發报要有决心，找窍門，細心鑽研，比如此次全国竞赛，手鍵發报紀錄創造者孙洪才同志在練習中認真体会每一个动作，找窍門，才取得了今天的成績。

發报提速不像收报那样明显，須从巩固中提高，当你拍發某一速度时，手腕觉得灵活得当，点划流利並很輕松时，速度就自然有所提高，所以一般提速應該是自然上昇，强迫提速是不必要的、不可利用的。在訓練中还应強調數質並重的原則，必須在保証質量的情况下来提速。

最后，一个無線电运动員，和其他項目運動員一样，應該熟悉精通运动章程規章，一方面使参加竞赛时不致犯規，同时还可以充分利用章程規則中所規定的一些便利，比如：这次全国比赛中，規則第十八条規定报文發錯应立刻拍發錯誤符号，並从改字組第一碼重發，这就說錯發無論当时發覺，或以后查覺，都有改正机会。有些運動員領会規則不够，發錯以后虽已發覺不敢糾正，有的还要求停止从新开始，有的拍了

通报的“FM”（从前一組拍發的符号），造成可以得分的不得分、可以少錯的多錯等現象。所以在訓練中應該在初期先把規則章程向运动員充分講解討論，在竞赛开始以前还应將重点的和有修改的地方，向运动員解說清楚，使运动員在比赛中可以正确的遵行和运用規則与章程的規定。

（上接第3頁）

京电子管厂在十一月初就有四个車間、84个小組和676个工人跨进了1960年，並有一个小組和94人跨进了1961年和1962年。又如出席这次羣英会的南京無綫电厂压鑄工周阿庆，就是这样一位不断搞技术革命、搞改进，月月有革新的英雄，他在九个月中光荣地完成了相当于二十年的工作任务，跨进了1980年。

第四，我們在这些先进的集体和人物中，看到了他們所共同具有的一种共产主义風格。他們不但自己先进，並且带动別人一同前进，互相协作，紧密配合。無綫電工業是高度現代化的复杂的工業，沒有紧密的互相配合协作是不能完成任何任务的。这些英雄的企業單位和人物，就是無綫電工業中無数的自己先进带动別人，尽一切力量和别的企業协作的先进事例的代表。在这些英雄人物中有一个成都無綫电厂的装配工共产党员龐仁英，就是被人处处傳頌，被誉为“共产主义風格的紅旗”的人物。她不但自己工作勤恳，頑强鑽研技术，提高工效最高达140倍，而且还积极帮助別人，那里薄弱就到那里去，带动別人，和大家一起爭取跃进。此外在無綫电工作者中还有不少在極端艰苦的境地下，坚持为社会主义建設服务的可歌可泣的事迹，如柴达木盆地上茫崖邮电局無綫电报服务员于家涿，就是通信战线上在極端艰苦的条件下坚持为社会主义建設服务的范例。

我們在學習这些先进单位和先进生产者的先进思想和不断提高共产主义觉悟的同时，还要學習他們虛心學習技术，頑强地鑽研技术，在技术上找到革新的办法，突破旧的生产水平取得新成就的榜样。

現在，一个为爭取提前完成今年国家計劃，並为明年的繼續跃进准备条件的战斗已經开始。在这次庆功兼誓师的羣英大会上，党又給我們全国的工人阶级提出了一个光荣偉大的任务，要求工業以强大的現代技术武装農業，尽快地实现我国農業的技术改造，使農業实现机械化、水利化、化学化和电气化。当然在我們广大的無綫电事業各方面的工作者面前，也是有許多任务需要完成的。这就要求我們反透右傾，鼓足干勁，学习旗手和标兵的英雄气慨，跑在時間的前面。在無綫电事業方面广泛深入地开展“比先进、学先进、赶先进、帮后进”的劳动竞赛，把增产节约羣众运动持续开展下去，坚持政治掛帥，繼續大搞技术革新和技术革命，坚决完成党所交給我們的任务。

# 宽频带放大器



鍾 益 塘

普通音頻放大器用来放大的音頻範圍最多不超过20—30周到20千周，整個頻帶不算很寬，制作比較簡單。

電視出現以後，就為放大器提出了一個新的任務。因為電視發送的是對象的光特性轉變而成的電變化，是一個比音頻信號變化更多的電信號，這裏面包含的頻率從几周到幾百萬周，頻帶寬度通常達5兆周。要放大頻帶這樣寬的電信號需要有所謂“寬頻帶放大器”。寬頻帶放大器在電視設備里用來放大可見圖像的電信號，所以也叫視頻放大器。
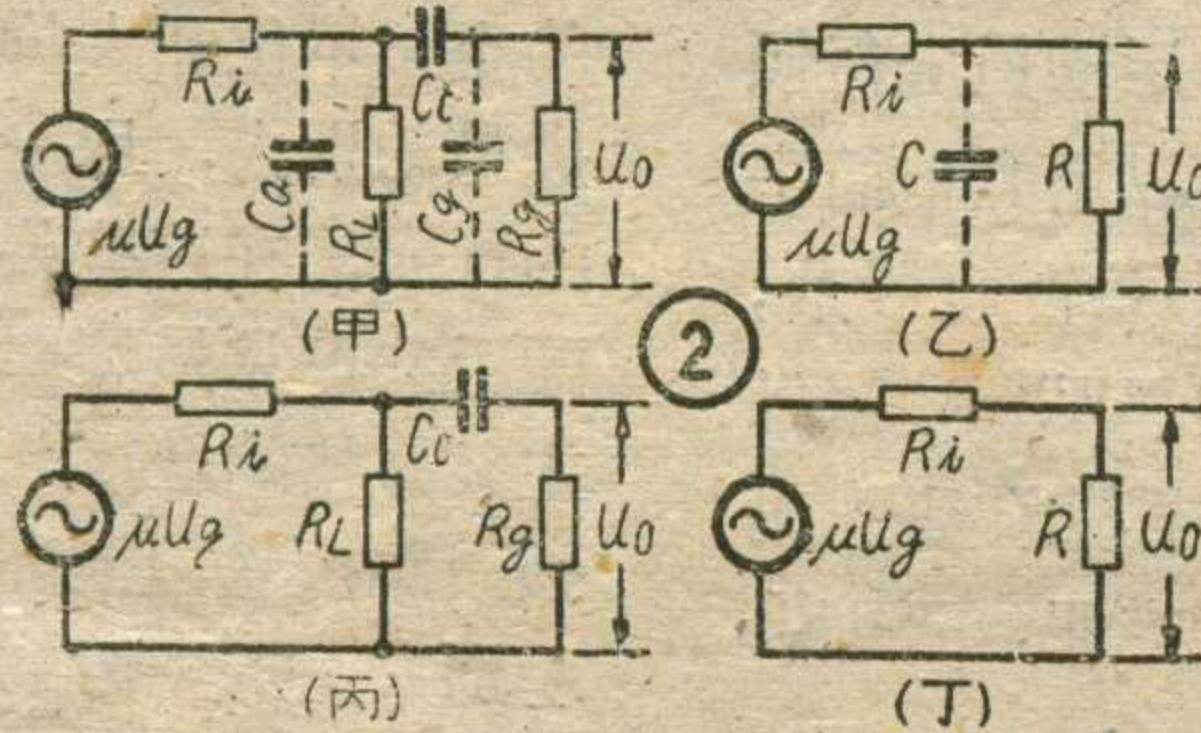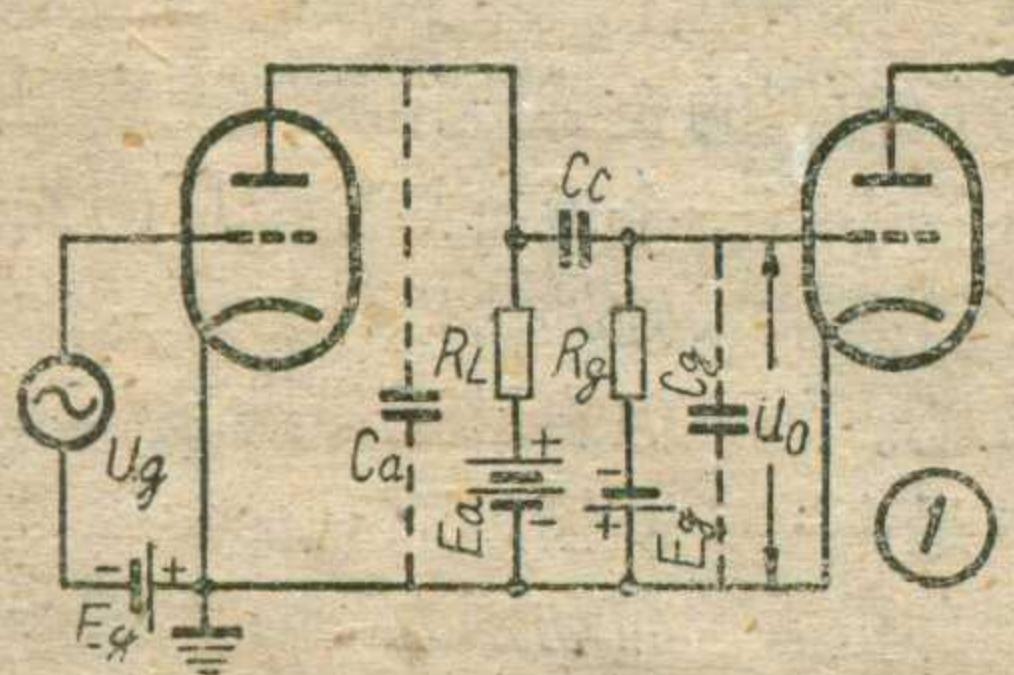
## (一) 頻率失真和相位失真

在普通的音頻放大器中，以阻容耦合放大器的頻率特性最好，加上簡單的校正網路，就可使頻率特性



曲線的平直部分變得非常寬廣，適合放大寬頻帶的電信號。因此，寬頻帶放大器是以阻容耦合放大器為基礎的。

放大器具有頻率失真和相位失真。所謂頻率失真是指在頻率較高或較低時放大器的放大倍數變化而引起被放大信號的失真；所謂相位失真是指在頻率較高或較低時放大器輸出電壓產生相位移動(超前或滯後)而引起被放大信號的失真。下面我們先談一下阻容耦合放大器的頻率失真和相位失真。


圖1甲是一個阻容耦合音頻放大級的電路。其中 $U_i$ 為輸入電壓， $U_o$ 為輸出電壓， $R_L$ 為屏極負荷電阻， $C_C$ 為耦合電容， $R_g$ 為柵漏電阻。虛線表示的兩個電容器並不是實際零件， $C_a$ 為電子管屏極、陰極間的極間電容與接線跟地(機殼)之間的分佈電容的和， $C_o$ 為下一級電子管的輸入電容。由於電路里不可避免地有 $C_C$ 、 $C_a$ 及 $C_o$ ，使較高和較低頻率的放大受到限制，這可以從放大器的等效電路(圖2甲)看出。圖中用具有內阻 $R_i$ 的等效發電機 $\mu U_i$ 去代替電子管的作用。在研究它的特性時，可以把它所要放大的頻帶分為高中低三段，在高頻段，電容器 $C_C$ 的容抗很小，不起作用，等效電路就可簡化如圖2乙，其中 $C$ 為 $C_a$ 與

$C_o$ 的和， $R$ 為 $R_g$ 與 $R_L$ 並聯後的合成電阻；在低頻段，電容器 $C_a$ 和 $C_o$ 的容抗很大不起作用，等效電路可簡化如圖2丙；在中頻段， $C_C$ 、 $C_a$ 和 $C_o$ 都可認為不起作用，等效電路就如圖2丁。從這些等效電路中可以看出，在中頻段，放大器的負荷是純電阻，輸出電壓 $U_o$ 和輸入電壓 $U_i$ 成正比，不會因頻率不同而有所改變，因而它們的比值即放大倍數為常數。同時，由於等效電路中沒有電抗性元件，也不会產生任何相位移動。在高頻段，放大器的屏極負荷包含電容器 $C$ ，它的容抗隨頻率改變，頻率增高時，容抗下降，於是對電阻 $R$ 所起的分路作用增加，因而使輸出電壓 $U_o$ 降低，也即放大倍數減小，產生頻率失真，此外，由於電容器 $C$ 的存在，也會使輸出電壓 $U_o$ 具有一个

較滯后的相位移動，即產生相位失真，如圖3中實線部分所示。在低頻段，放大器的屏極負荷包含電容器 $C_C$ ，頻率降低時， $C_C$ 容抗增大，它的電壓降也增大，於是輸出電壓 $U_o$ 降低，即放大器的放大倍數減小，產生了頻率失真。此外，由於 $C_C$ 的作用，還將使輸出電壓 $U_o$ 具有一个較超前的相位移動，即產生相位失真，這也可從圖3的實線部分看出。

電視中的放大器，需要放大的信號頻帶既寬，又要求經過它放大的信號沒有失真，因為頻率失真會使圖像不清晰，而相位失真又會使圖像出現雙重輪廓等缺陷。所以，普通的阻容耦合放大器不能擔任電視的放大任務。

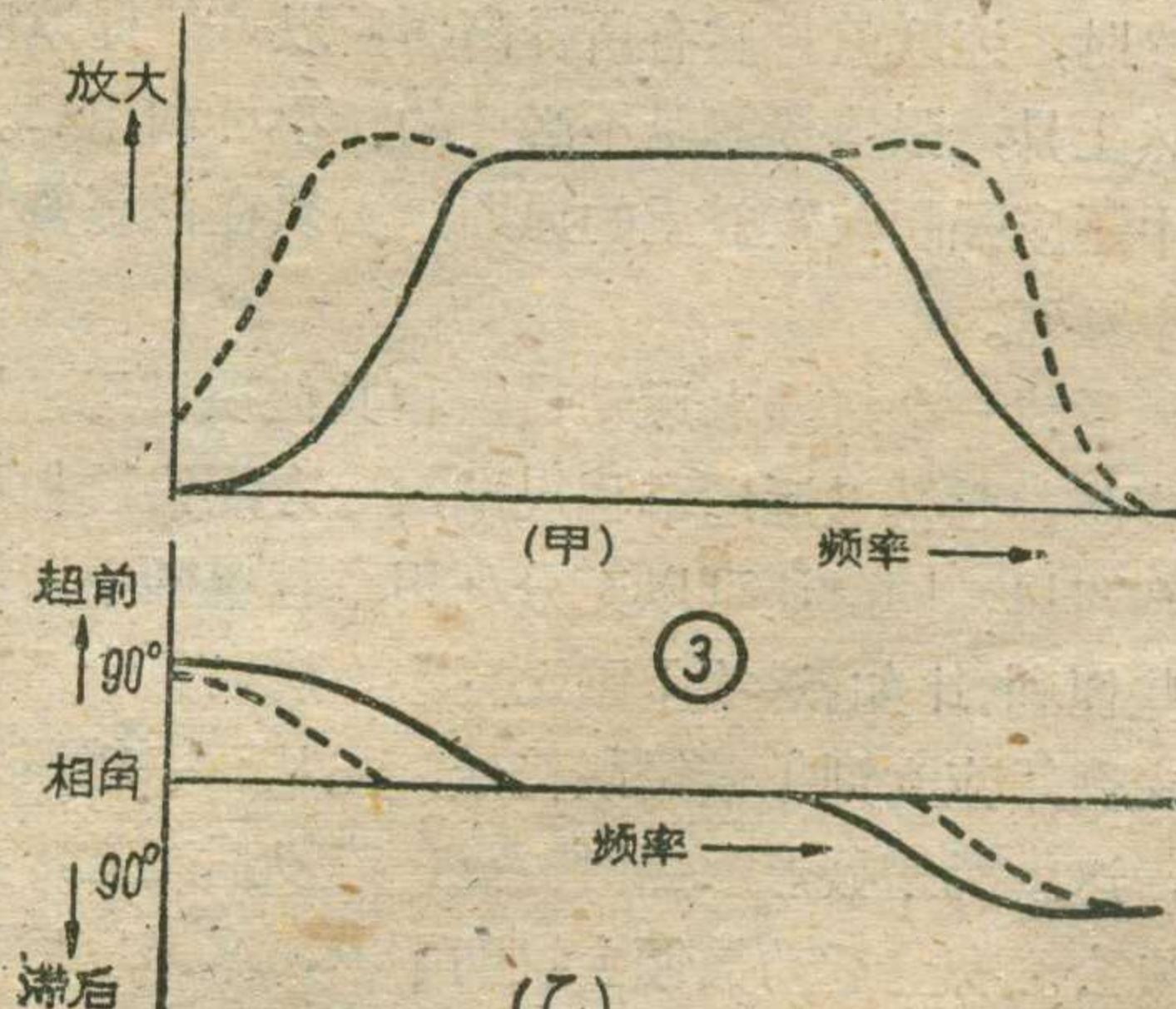然而，我們如果掌握了引起失真的原因，就可想办法校正這些失真。實際的寬頻帶放大器就是在阻容耦




合放大器中附加某些校正網絡而構成的。

由于相位失真和頻率失真是由電路中相同的電抗性元件所引起，所以頻率特性和相位特性緊密的連在一起，當頻率特性變壞時，相位特性也變壞，反过来，當頻率特性變直時，相位特性也跟着改善。在通常的寬頻帶放大器中，校正頻率失真的同時也在很大的程度上校正了相位失真。因而，在以下的討論中，我們着重分析頻率失真的校正。
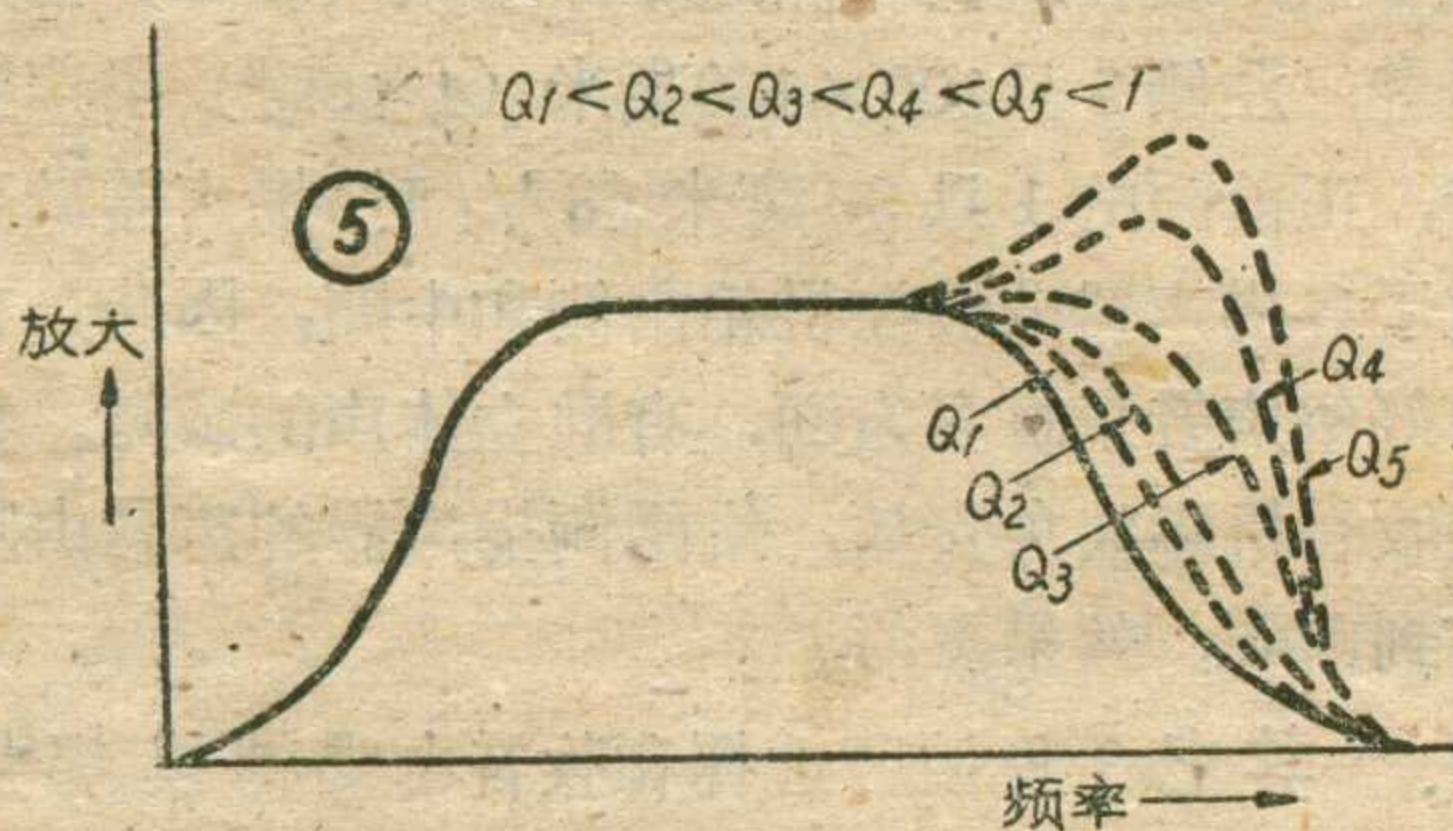
## (二) 高頻校正

前面已經講過，高頻段頻率特性曲線的下降是由於電容器  $C_a$  和  $C_o$  的分路作用，減小它們的電容量當然可以減小失真，但是這個辦法很難實現。現實的辦法是在負荷電阻上串聯一個不大的電感，這個電感就是最簡單的校正網絡，用來校正高頻段的下降，它的線路如圖 4 甲所示。如果  $L$  和  $R_L$  選擇得正確，高頻段的頻率特性曲線將大為展寬，相位特性也會得到改善，如圖 3 甲、乙虛線所示。




這種線路的工作原理可以從圖 4 乙的高頻段等效電路看出。當頻率增高時，電容器  $C$  的容抗逐漸減小，但由於接有大小適當的電感  $L$ ，使  $LC$  組成的並聯諧振槽路（槽路內包括  $R_L$ ），在高頻段放大開始下降的一點起，槽路表現出並聯諧振的特性，因為並聯諧振槽路的阻抗在頻率接近諧振時最大，而放大又與負荷阻抗（即該諧振槽路所表現的阻抗）成正比，所以在接近諧振頻率的範圍內，放大級的放大增強了，因而校正了高頻段特性曲線的下降（圖 5）。

不過，諧振槽路的  $Q$  值不能太大，否則放大過甚，又將引起失真。通常都使  $Q$  值小於 1，在圖 5 中以曲線  $Q^3$  最為理想。

圖 6 甲是廣泛採用的複合式高頻校正線路。其中的校正網絡包含電感  $L_1$  和  $L$ ，前者還並有一個電阻  $R_1$ 。在低頻和中頻段， $L_1$  和  $L$  的感抗很小可以忽略， $R_1$  也因

被  $L_1$  短路而忽略，

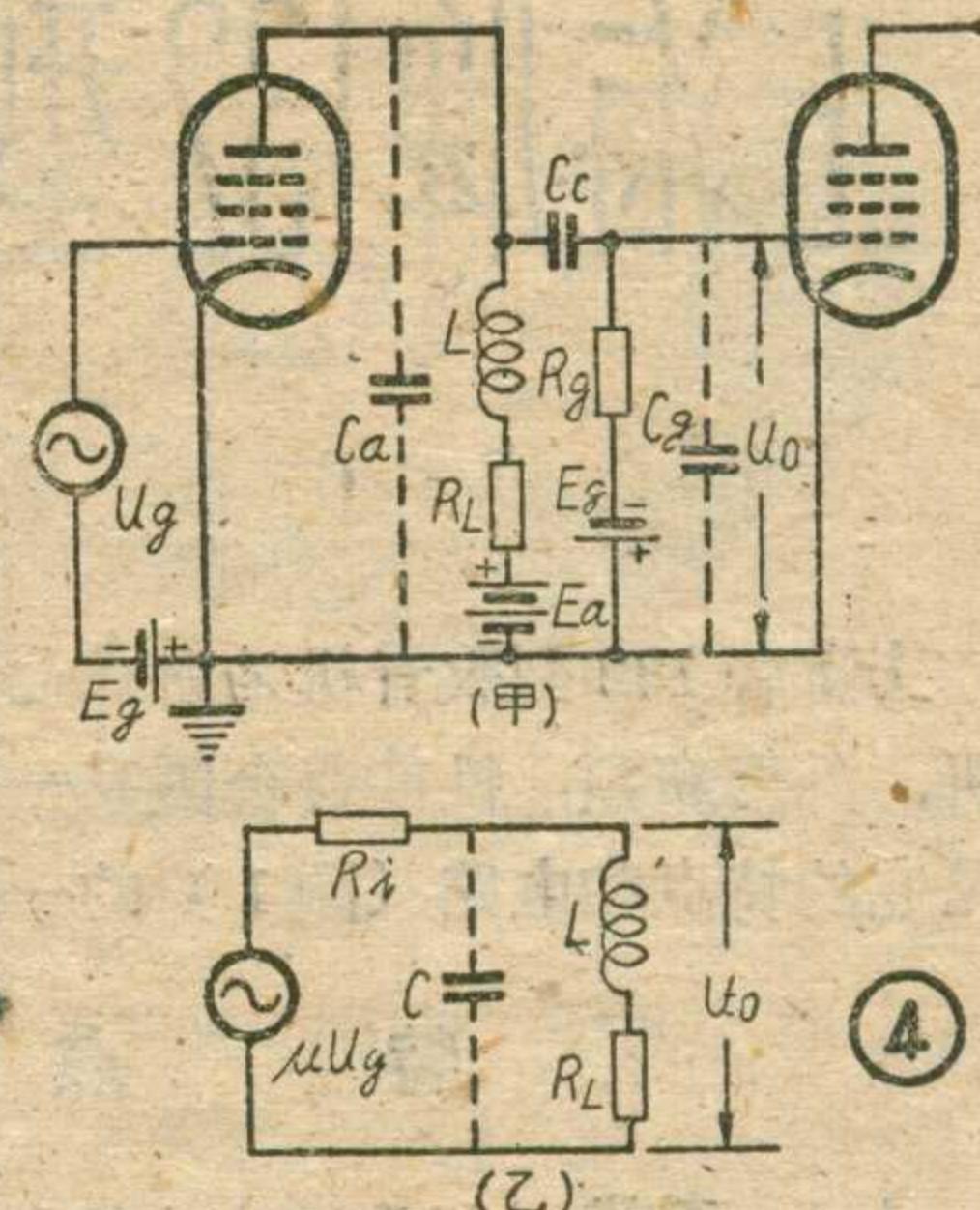這就是說校正網絡不起作用。在高頻段， $L_1$  和  $L$  的感抗都增大，校正網絡發生作用，等效電路如圖 6 乙所示。電感  $L_1$  把電容器  $C_a$  和  $C_o$  分開， $L$  和  $C_o$  組成諧振槽路，作用與上述的簡單校正線路相同； $R_1$  的作用是在頻率甚高時對  $L_1$  起分路作用，使阻抗不致太大。




由於電容器  $C_a$  和  $C_o$  被分開了，這就減小了對線路的分路作用，因而有可能得到比簡單校正線路寬得多的頻帶，或者在兩者頻帶相同的情況下使放大器的放大倍數提高很多（放大器的放大倍數和頻帶的乘積為常數），於是放大級數就可減少。

## (三) 低頻校正

我們已經知道，頻率特性曲線在低頻段的降落是由於耦合電容  $C_c$  的緣故。增大  $C_c$  的電容量當然可以減小低頻段的失真，可是實際上  $C_c$  的電容量不可能太大，因為這樣必然使它的體積變得很大，而龐大的電容器與機殼之間的分佈電容却是很大的，於是將增加高頻段的頻率失真。

低頻段的失真也可利用校正網絡來校正，圖 7 甲就是最常採用的線路，其中  $R_f$  及  $C_f$  構成了校正網絡。在高頻和中頻段，電容器  $C_f$  的容抗很小， $R_f$  被短路，所以校正網絡不起作用。在低頻段， $C_f$  容抗增大，校正網絡發生作用，等效電路如圖 7 乙所示。可以看到，現在電子管的屏極負荷電阻是  $R_f$  及  $C_f$  並聯後

（下轉第 17 頁）

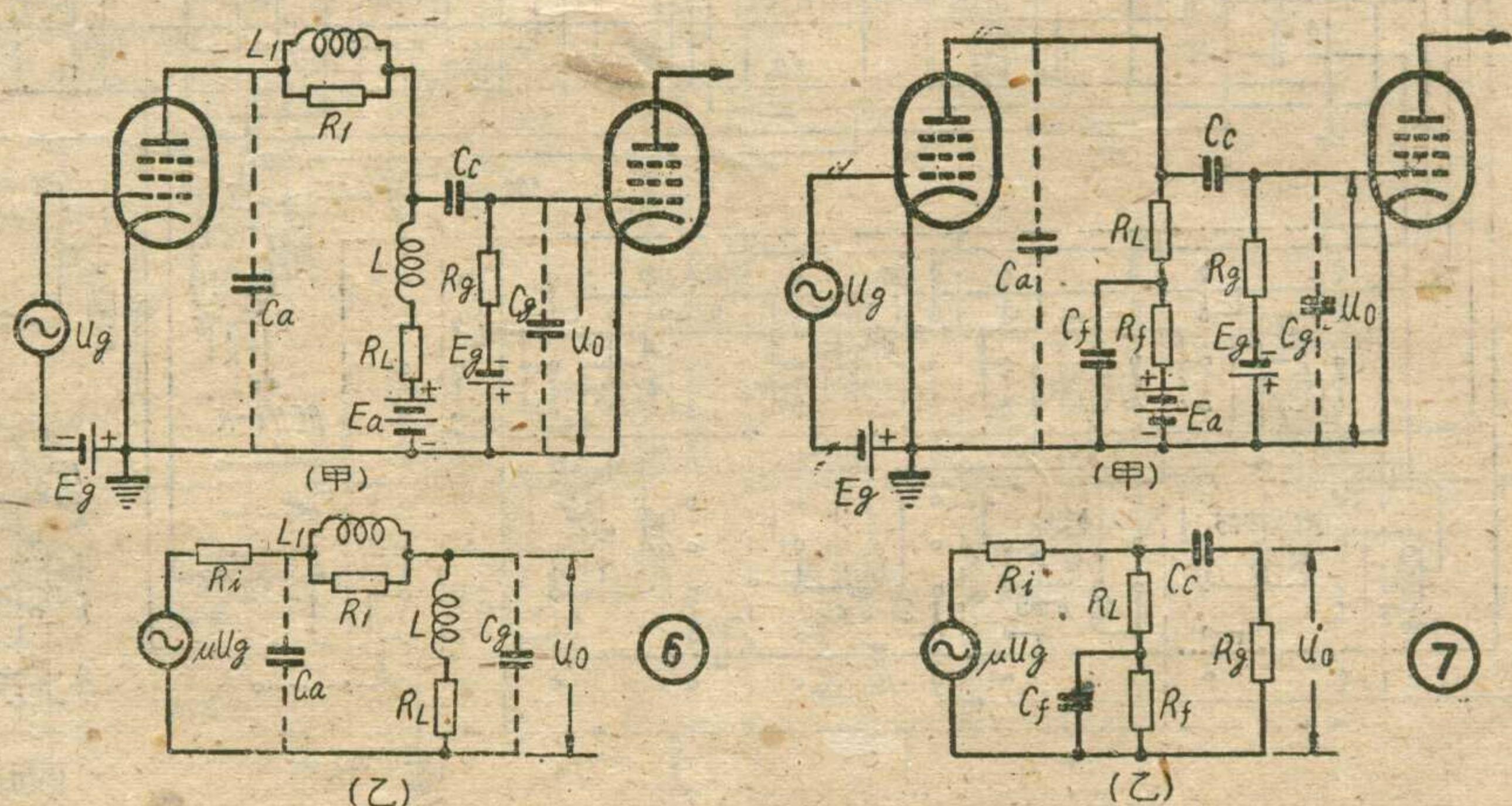

# 上海牌132型交流七灯四波段高级收音机

吳凱中

上海牌132型收音机为台式七灯交流超外差式收音机，外形新颖，性能符合国家一级收音机标准。下面是它的特点和电路（图1）的一般介绍。

## 特 点

1. 天线 机内装有中波段用的磁性天线和短波段用的铝箔天线。磁性天线可由机箱前面的旋钮任意调节它的方向，这种天线的优点是可以提高接收灵敏度。原因是这种天线具有显著的方向性，因此，当噪声电源和接收电台不在同一个方向时，收音机对噪声的接收灵敏度将大大降低，达到抑制噪声的目的。在使用短波段时，除了收听远地弱信号时可加接机外天线外，一般收听时使用机内的铝箔天线，已有足够的灵敏度，这样就省却了架设天线的麻烦。


2. 中频变压器 一般中频变压器的通带是固定的，但132型机的第一中频变压器的通带是可变的，这是在它的次级线圈上串联了一个可以移动的线圈，变动这个线圈的位置就改变了初次级线圈间的耦合系数，从而使通带变窄或展宽，变动范围由3.5千周到8.5千周，见图2。通带的调节是和高音调控制


器结合起来调谐的，当高音提升时，通带自动放宽，高音衰减得少些，听起来声音比较真实；反过来，通带变窄，又可以改善收音机的选择性。

3. 音调控制 高音和低音用两只盘形电位器分开连续调节，以100周和10000周与1000周作比较，提升和衰减范围±10分贝（图3）。在音调控制器上并附有指示装置，可以看到提升或衰减程度的大小。这种控制器的优点是高低音控制范围宽，特别适用于收听交响乐队的演奏。

4. 准立体声扬声器系统 机内共装永磁扬声器4只，装在机内右侧的200毫米（8寸）扬声器放低音，左侧2只100×150毫米（4×6寸）扬声器放中音，正前面的1只92毫米（3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>寸）扬声器放高音。由于各扬声器分装在机箱两侧和中间，因此，在使用时好象声音来自多方面，有准立体声的感觉。特别是把收音机靠墙角安放，使两侧扬声器的声音由墙壁反射到前面，效果更好。

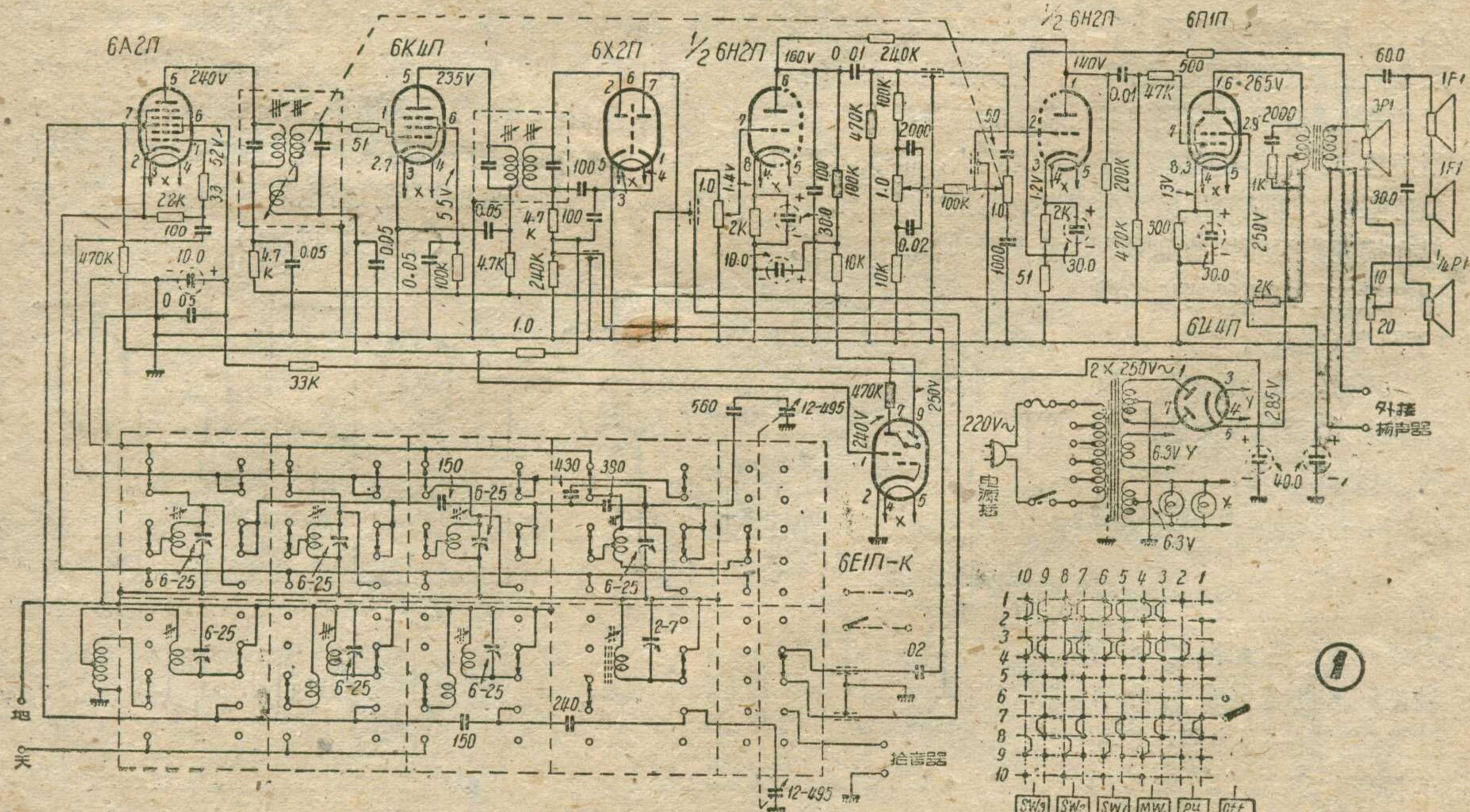
5. 其它 像波段选择和收音电唱转换都用琴键开关，使用方便；电台调谐旋钮附有飞轮，使调谐既迅速、又圆滑平稳。




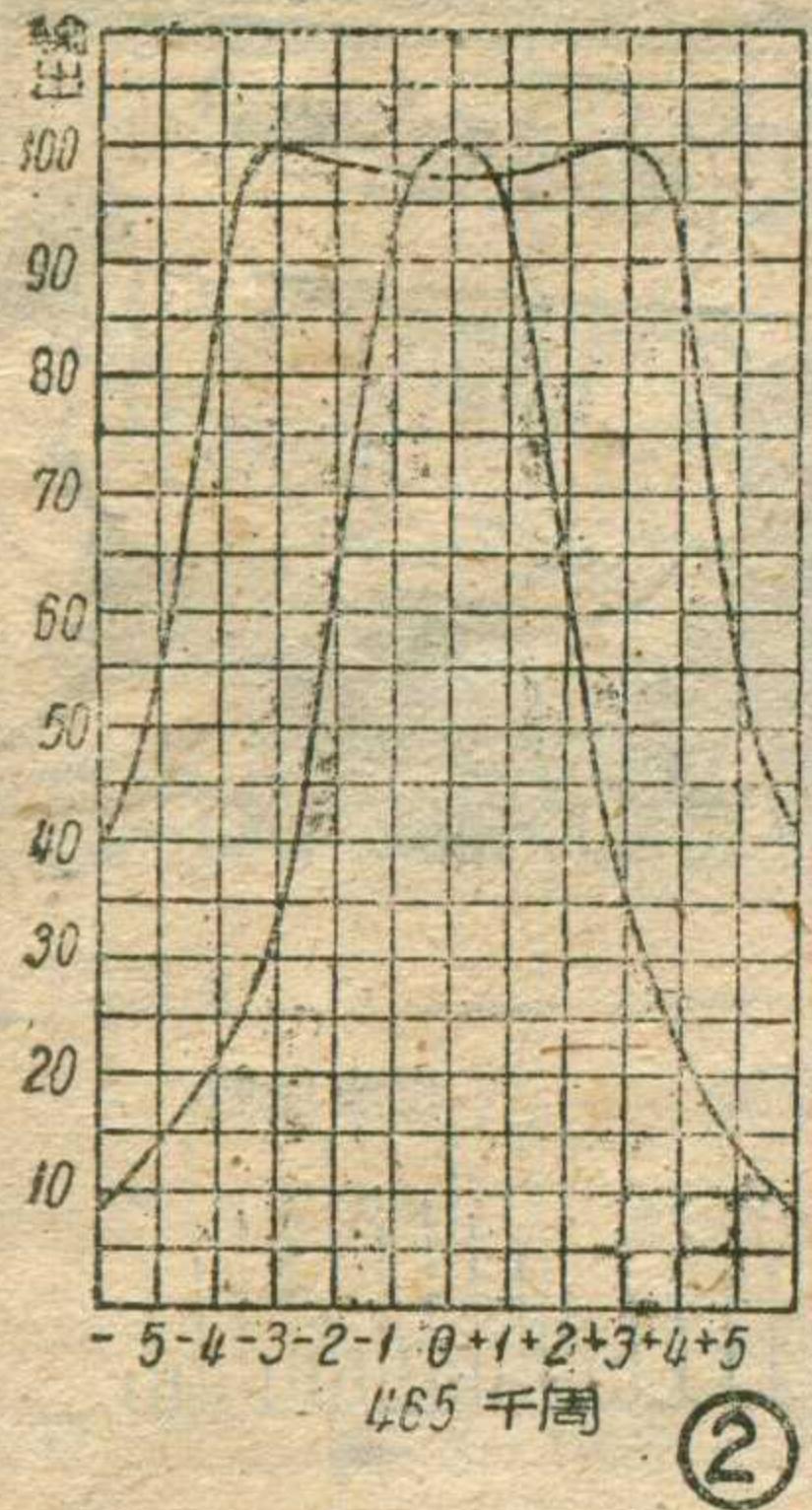


## 主要电气性能

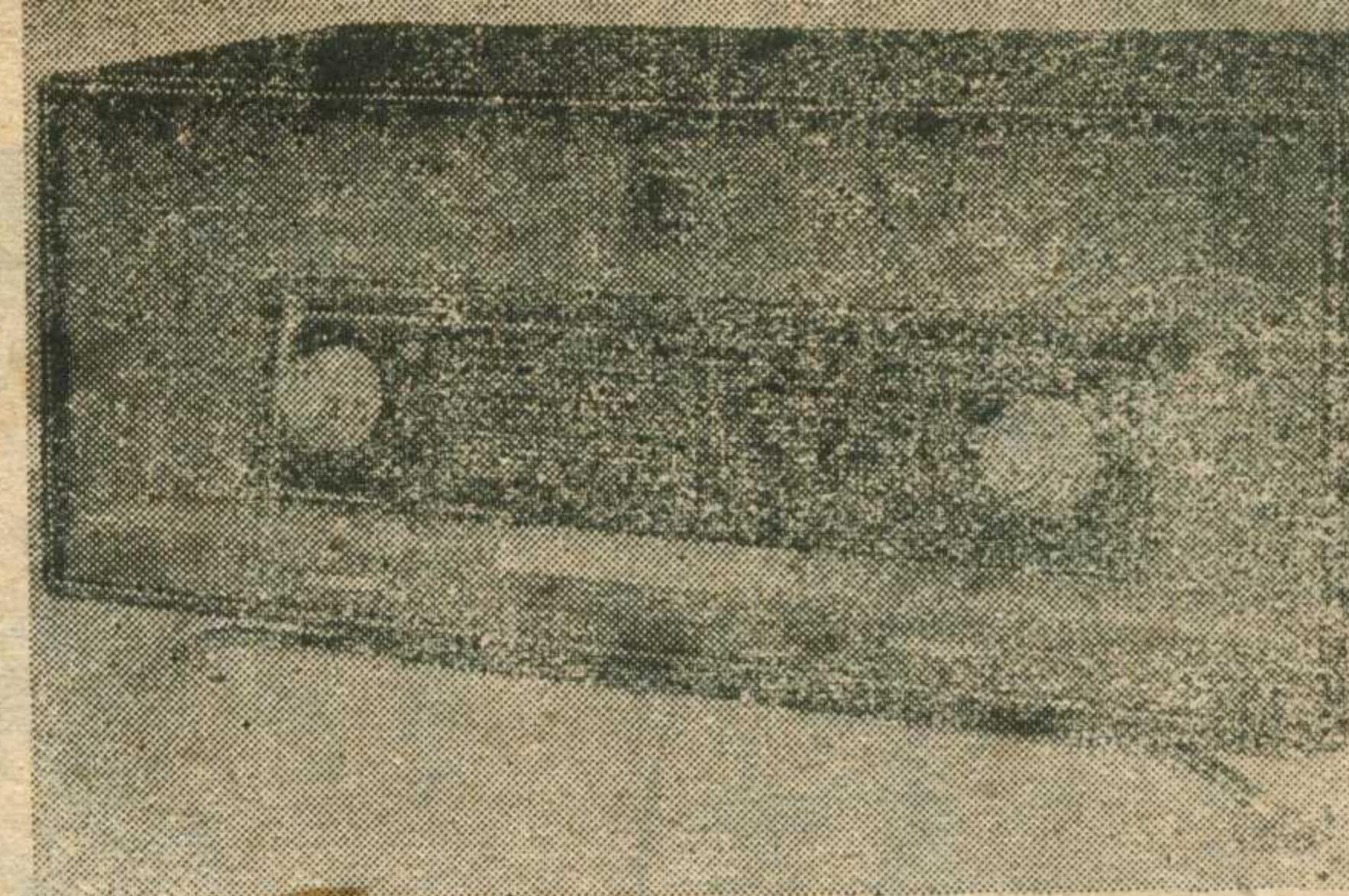1. 收听频率范围：中波 520—1600 千周，短波 I 3.95—7.6 兆周，短波 II 9—12.1 兆周，短波 III 14.5—19 兆周。2. 灵敏度：输出 50 毫瓦，信号杂音比大于 20 分贝，中波用磁性天线时，小于 1500 微伏/米，实际小于 1000 微伏/米，短波 12 兆周以下，规定小于 200 微伏/米，实际小于 100 微伏/米，12 兆周以上，规定小于 300 微伏/米，实际小于 150 微伏/米。3. 选择性：以调谐频率为中点，正负 10 千周时衰减大于 30 分贝。4. 频率稳定性：12 兆周以下小于 2



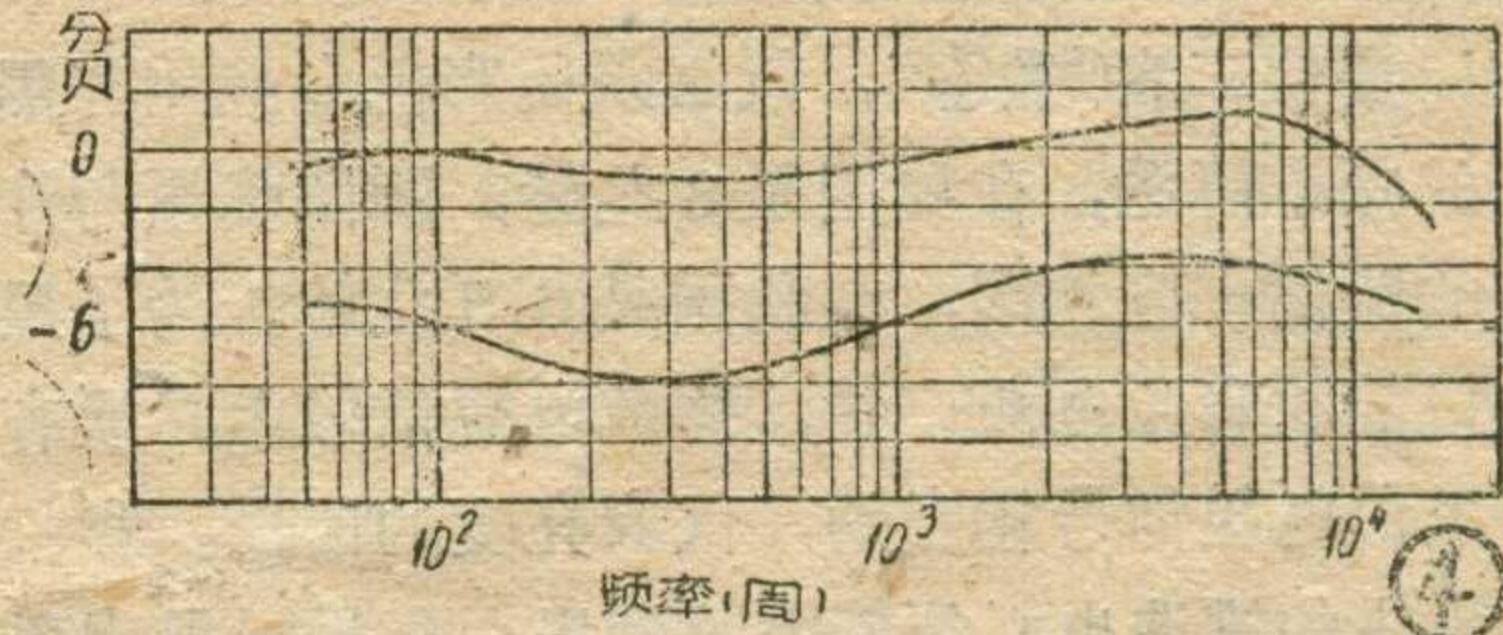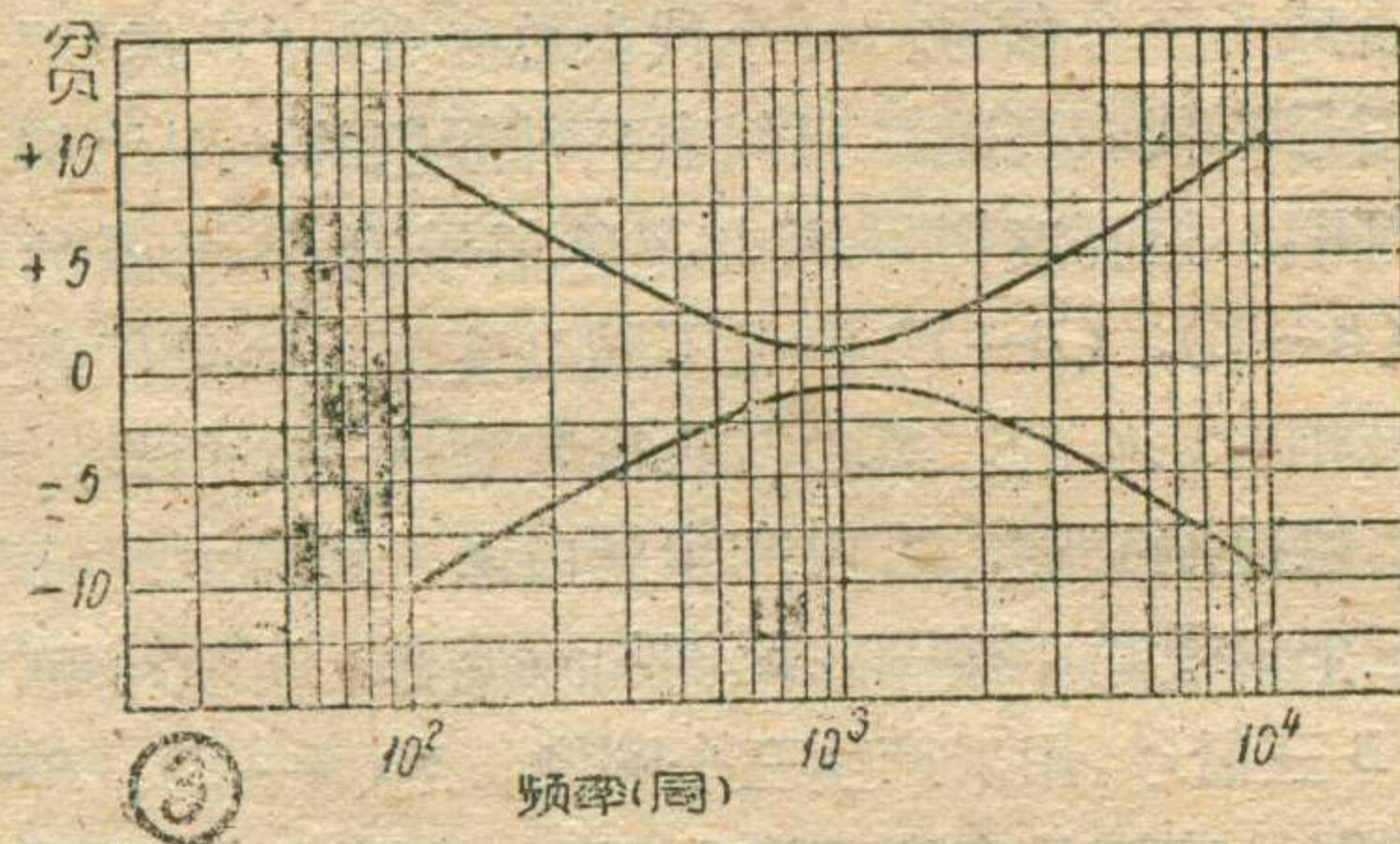千周，18 兆周以下小于 4 千周。5. 中频波道衰减：大于 30 分贝。6. 自动音量控制：输入变化 26 分贝，输出变化一般小于 8 分贝。7. 音量控制范围：大于 50 分贝。8. 拾音器插口灵敏度：小于 200 毫伏，阻抗 1 兆欧。9. 音调控制：高低音以 100 周和 10000 周为准，变化范围大于 15 分贝。10. 交流杂声水平：大于 40 分贝。11. 非线性失真：规定为 5%，实际在 4% 以下。12. 频率响应：在额定输出 1.5 伏安，音调控制放在中点位置时，50—10000 周 ± 3 分贝。在比额定输出电压下降 6 分贝时，50—10000 周 ± 3 分贝（图 4）。13. 电源：110—240 伏，消耗功率 60 伏安。



（上接第 15 页）

与  $R_L$  串联相加的和，当频率减低时， $C_f$  的容抗逐渐增大，分路作用减小，屏极负载电阻于是增大，因而输出电压增大，也即校正了低频段频率特性曲线的下降，如图 3 甲虚线所示。同时，由于  $C_f$  的存在，在低频段将使输出电压  $U_o$  引起滞后的相位移动，校正了原来超前的相位移动，于是相位失真也得到改善，如图 3 乙虚线所示。


除了改善频率特性和相位特性以外， $R_f$  和  $C_f$  也

构成了屏极电源的去耦滤波器，使多级放大器的各级用同一屏极电源供电时，工作更加稳定。此外，由整流器出来的交流分量（这将引起交流声）被电容器  $C_f$  旁路，因此，滤波情况也得到改善。

为了增大校正作用，当然应该增大电阻  $R_f$  的阻值，但是  $R_f$  不可能增加到很大，因为这个电阻上要降落一部分屏极电源电压。

## （四）宽频带放大器实例


图 8 是一个典型的电视接收机的视频（宽频带）放大器线路。这个线路包括两级放大。从电视接收机检波器输出的视频信号电压加到第一级放大器的栅极上，经两级放大后才送到显像管去。在第一级放大器的屏极电路中同时使用了高频校正及低频校正网络，第二级放大器的屏极电路中只使用高频校正网络。

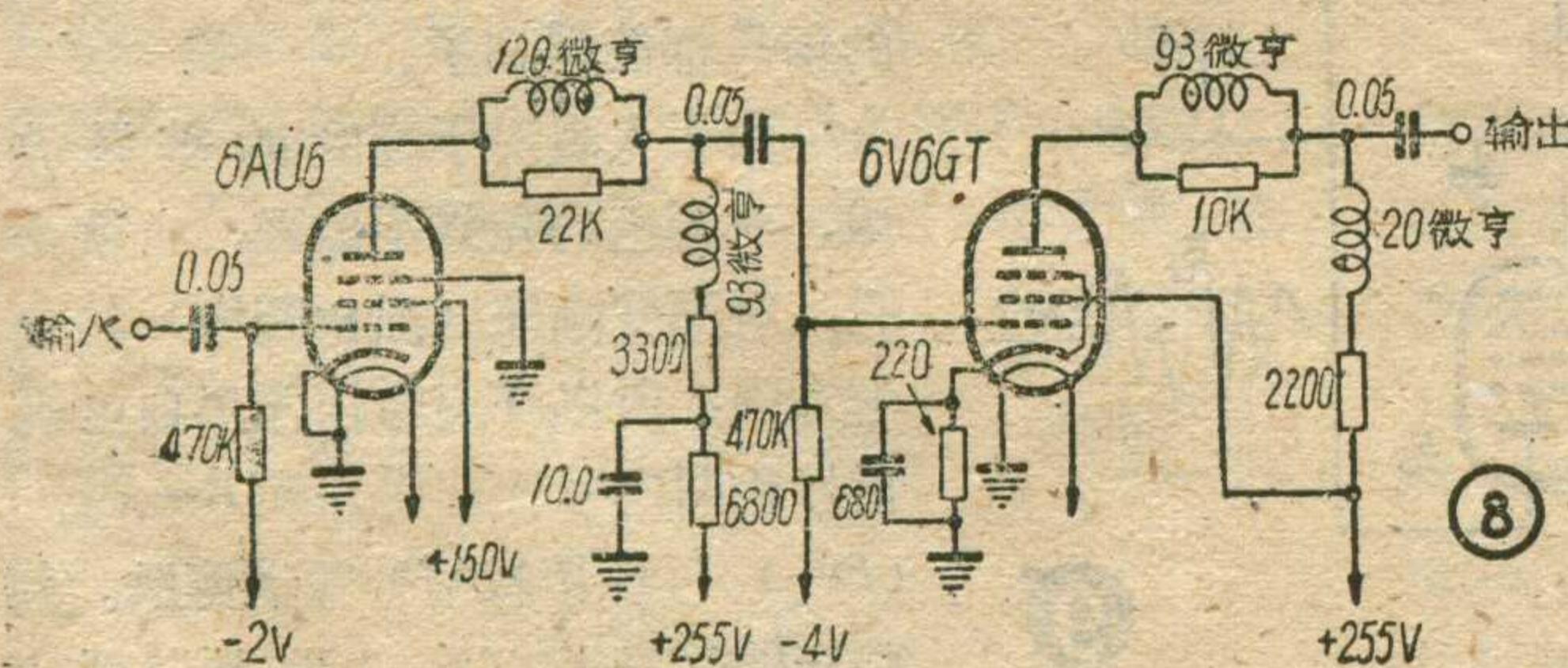

# 彩色电视

(續)

許中明

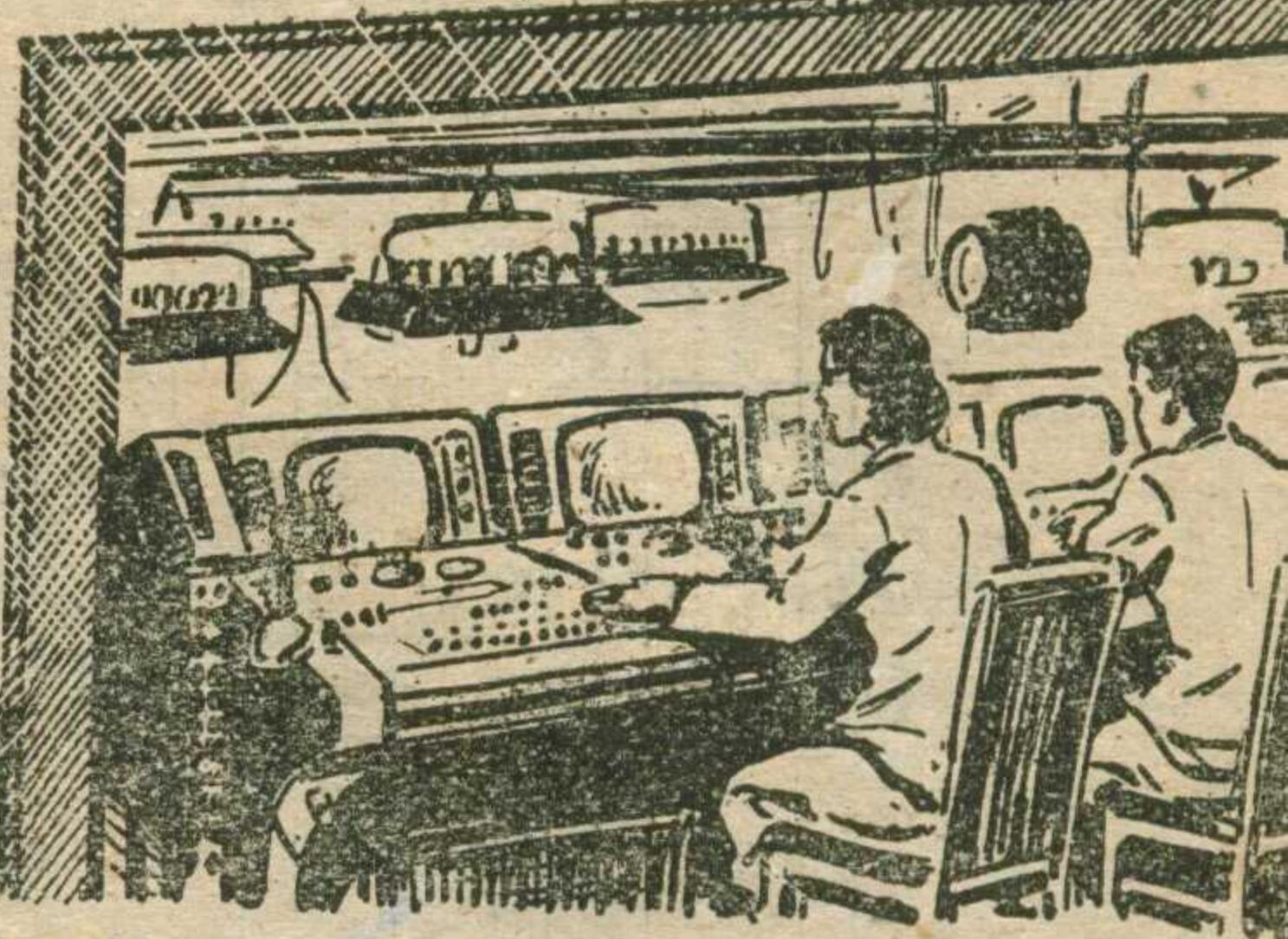


前兩期介紹了彩色電視的兩個終端設備一把彩色圖像變成電信號的攝像設備和把電信號變回為彩色圖像的顯像設備。本期把彩色電視第三個環節—信號傳送作一個簡單介紹。

彩色電視信號傳送的基本要求是與黑白電視兼容；也就是說，要使彩色電視能在現已發展而且電視機很多的黑白電視波段中廣播，使黑白電視機能接收彩色廣播節目（收出來是黑白的），而彩色電視機也能收黑白廣播節目（收出來也是黑白的）。這樣彩色與黑白兩個系統互通並行，逐漸完成從黑白到彩色的過渡，一般稱為“兼容制”。

要使二者“兼容”，就必須使彩色電視用與黑白同一的頻帶傳送，在我國是8兆赫，圖像載頻與伴音載頻的距離也應相同，在我國是6.5兆赫。為了黑白接收機能收彩色電視廣播，彩色電視信號中必須有一個與黑白電視信號相當的，代表亮度的信號。彩色電視接收機的構造也必須能在收到黑白信號時得出黑白的圖像。當然，彩色電視的掃描制度一行頻和場頻一也都應與黑白電視相同。因此要解決下面幾個問題：（一）傳送什麼信號？（二）怎樣在現有黑白頻道中除了代表亮度的信號外還傳送代表顏色的信號，而且後者不致干擾前者？（三）怎樣接收這個信號？

## 傳送什麼信號？

彩色圖像是由紅、藍、綠三個圖像合成的，一般

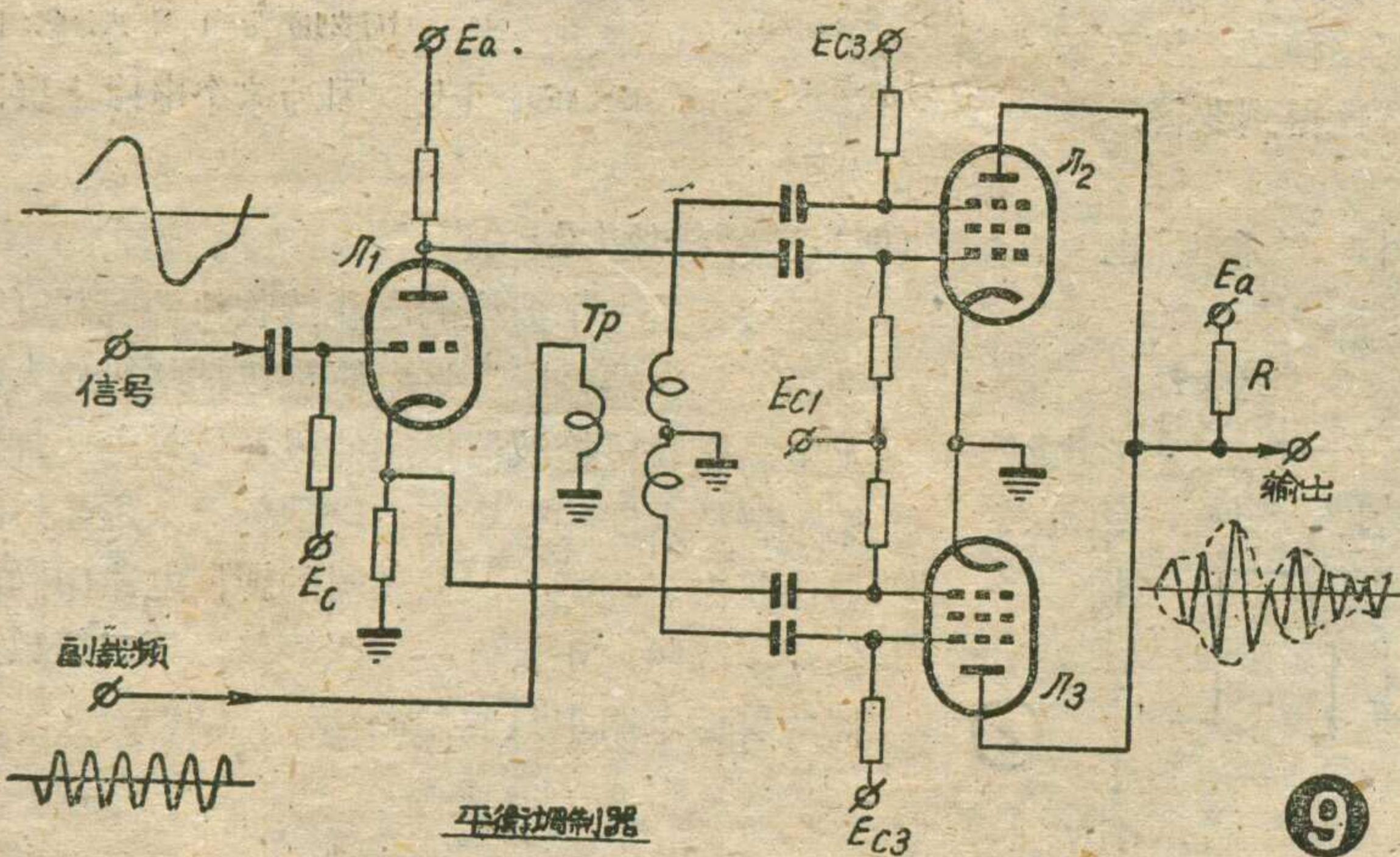

說似乎需要傳送這三個信號。前面說過，為了黑白電視機接收，在傳


送表示顏色的信號以外，還必須有一個代表亮度的信號。實際上解決這個問題的方法是：不直接傳送紅、綠、藍( $R$ 、 $G$ 、 $B$ )三個信號，而把他們合成另三個信號：一個代表總亮度叫“ $Y$ 信號”，另二信號不代表亮度，只代表三種顏色的相對比例。計算證明，把亮度信號  $Y$  與單色信號  $R$ 、 $B$  相減的差信號  $(R-Y)$ 、 $(B-Y)$  就是不隨亮度變化而只代表三個信號相對比值的。黑白接收機收到這三個信號，利用  $Y$  信號控制亮度，可以產生黑白像，彩色電視機收到這三個信號後，按一定比例加減混合，可以得到  $R$ 、 $G$ 、 $B$  三信號，用來產生三個圖像。當  $(R-Y)$ 、 $(B-Y)$  是零時，應該只有亮度沒有顏色，屏幕上出現黑白圖像。黑白電視信號相當於只有  $Y$  沒有  $(R-Y)$ 、 $(B-Y)$  的信號，所以在彩色屏幕上能得到黑白圖像。

紅、綠、藍三個單色信號  $R$ 、 $G$ 、 $B$  中都分別代表三單色圖像的亮度，因此總亮度信號  $Y$  是由  $R$ 、 $G$ 、 $B$  按一定比例合成的，它的構成是： $Y = 0.30R + 0.59G + 0.11B$ 。彩色電視的圖像信號實際上是  $Y$  信號，

信號差  $R-Y$  和  $B-Y$  混合成的。

收到了上面三個信號，把  $Y$  與  $(R-Y)$  相加可以得到  $R$ ，與  $(B-Y)$  相加可以得到  $B$ ，把三者按一定比例混合可以得到  $G$ ，這樣三個顏色的信號都能得到了。

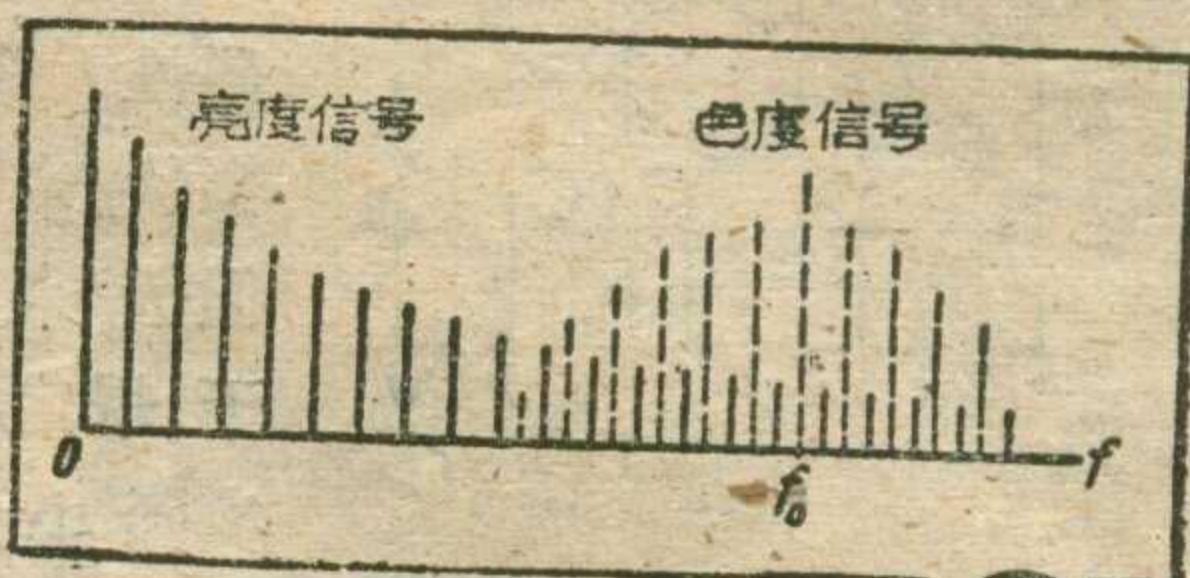由於人眼對於亮度的差異敏感，對顏色的差異不敏感，也就是說，對亮度圖像（黑白圖像）的分解力強，所以  $Y$  信號用與黑白電視信號相同的頻帶傳送，而  $(R-Y)$ 、 $(B-Y)$  可以用較窄的頻道傳送。實驗證明  $(R-Y)$ 、 $(B-Y)$  的頻道可以窄到 0.5 兆周而不至嚴重降低圖像




8

9

質量。通常用在 2 兆赫到 0.5 兆周間。


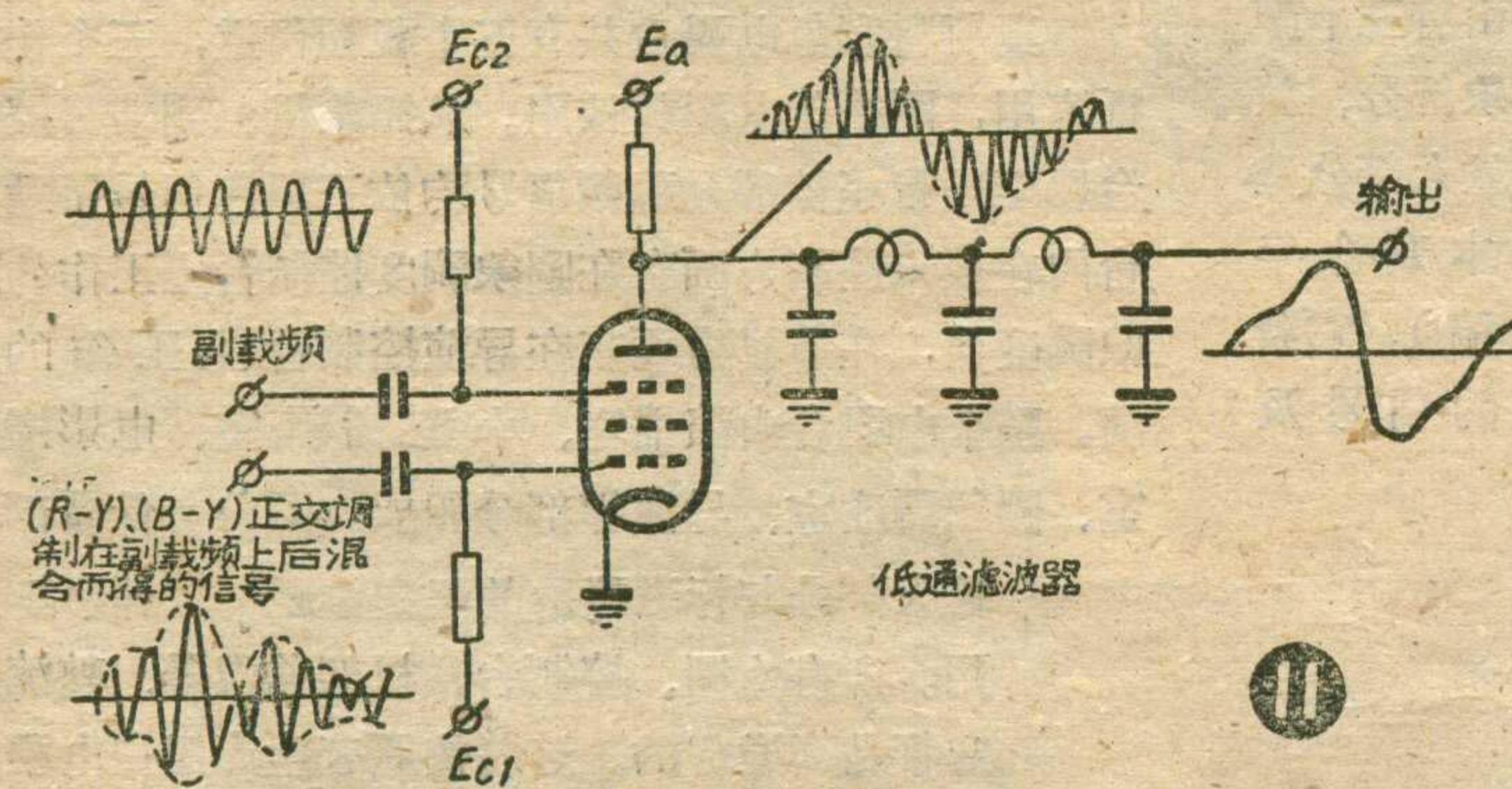
### 怎样傳送彩色圖像信号?

彩色电视的信号頻帶与黑白电视的一样寬，里面已經傳了一个与黑白电视信号相当的信号 Y，那末代表顏色的信号( $R-Y$ )、( $B-Y$ )在什么頻道中傳送呢？實驗證明，Y 信号的頻譜並不是連續的，而是只在行頻的諧波附近有信号，在兩個諧波之間存在空隙，顯然，( $R-Y$ )、( $B-Y$ )的頻譜也是这样，即：像一把梳子，兩齒之間的間隔是一个行頻。如果挑选一个频率，讓这个频率恰恰落在 Y 信号某兩齿之間，也就是说这个频率是 $(n + \frac{1}{2})$ 个行频，把代表顏色的信号調制在这个频率上，形成了这个频率上下的边帶波，那末这上下边帶就会落在 Y 信号頻譜的空隙來，好像兩把牙齿交错的梳子(如圖 8)。



这个 $(n + \frac{1}{2})$ 行頻的載頻我們叫它“副載頻”，而这种傳輸方法叫作“頻譜編織式副載頻”傳輸。

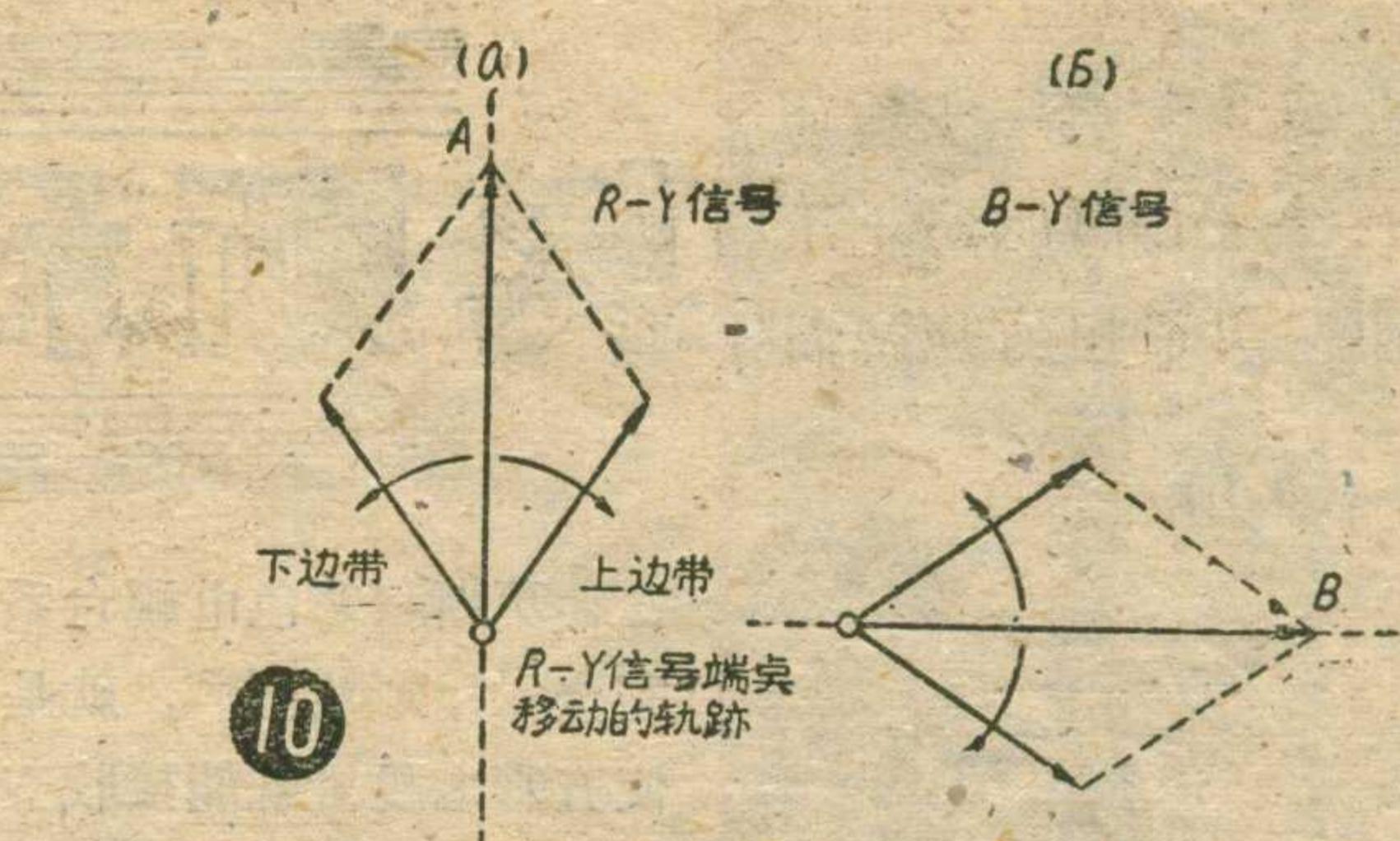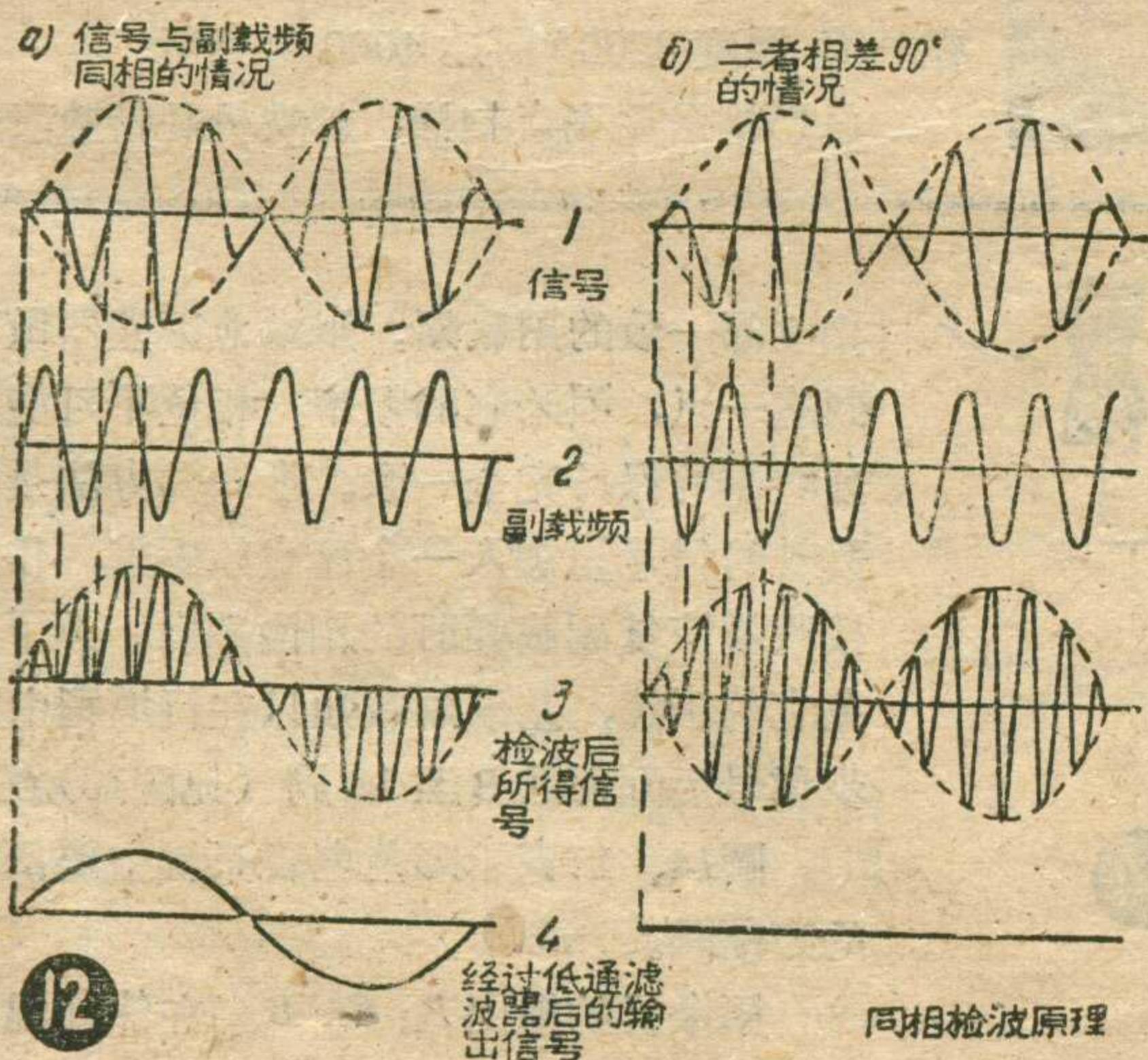利用这种方法傳輸色度信号对黑白电视的干扰最小，因为电视每幀是 625 行，而副載頻是 $(n + \frac{1}{2})$ 个行頻，也就是說每过一幀，副載頻所引起的干扰要反一个 $180^\circ$ ，在某一点上第一幀时副載頻是使亮度增加




一点，到了第二幀，副載頻的干扰就是使亮度減少一点，由于人眼的惰性和平均作用，干扰相抵消，看来就很輕微了。

### 平衡正交調制和同相檢波

下一个問題就是怎样把兩個信号( $R-Y$ )、( $B-Y$ )調制在一个副載頻上，和怎样把这两个信号自副載頻上解調下来，目前通用的办法是用“平衡正交”調制和同相檢波。平衡調制器(如圖9)中由于信号和載頻同时反向加在两个推挽的調制器上，所以輸出中只有上下边帶，載頻部份互相抵消了。正交調制是把( $R-Y$ )和( $B-Y$ )兩個信号用兩套平衡調制器調分別調在兩個相位相差 $90^\circ$ 的副載頻振盪上，然后混在一起送出(見圖 10)。由于兩信号相位互相垂直，所以互

不干扰。在接收的方面收到这个混合信号后，把它送上兩個同相檢波器(如圖11)，分別检出( $R-Y$ )、( $B-Y$ )信号来。同相檢波器的特点是它能检出信号中与所加副載頻同相位的信号分量，而与副載頻相位差 $90^\circ$ 的信号检不出来。圖12是同相檢波器工作原理的說明，a 是当信号与副載頻同相的情况而 b 是二者相差 $90^\circ$ 的情况。从圖中可見，当信号与副載頻同相时，可以把信号的包絡線检下来，而当信号与副載頻相位差 $90^\circ$ 时，沒有輸出。如把信号分別加在兩個同相檢波器上，第一个检波器加上一个与( $R-Y$ )同相的副載頻，另一个加上一个与( $B-Y$ )信号同相的副載頻，就可以把( $R-Y$ )、( $B-Y$ )信号分別检出来。

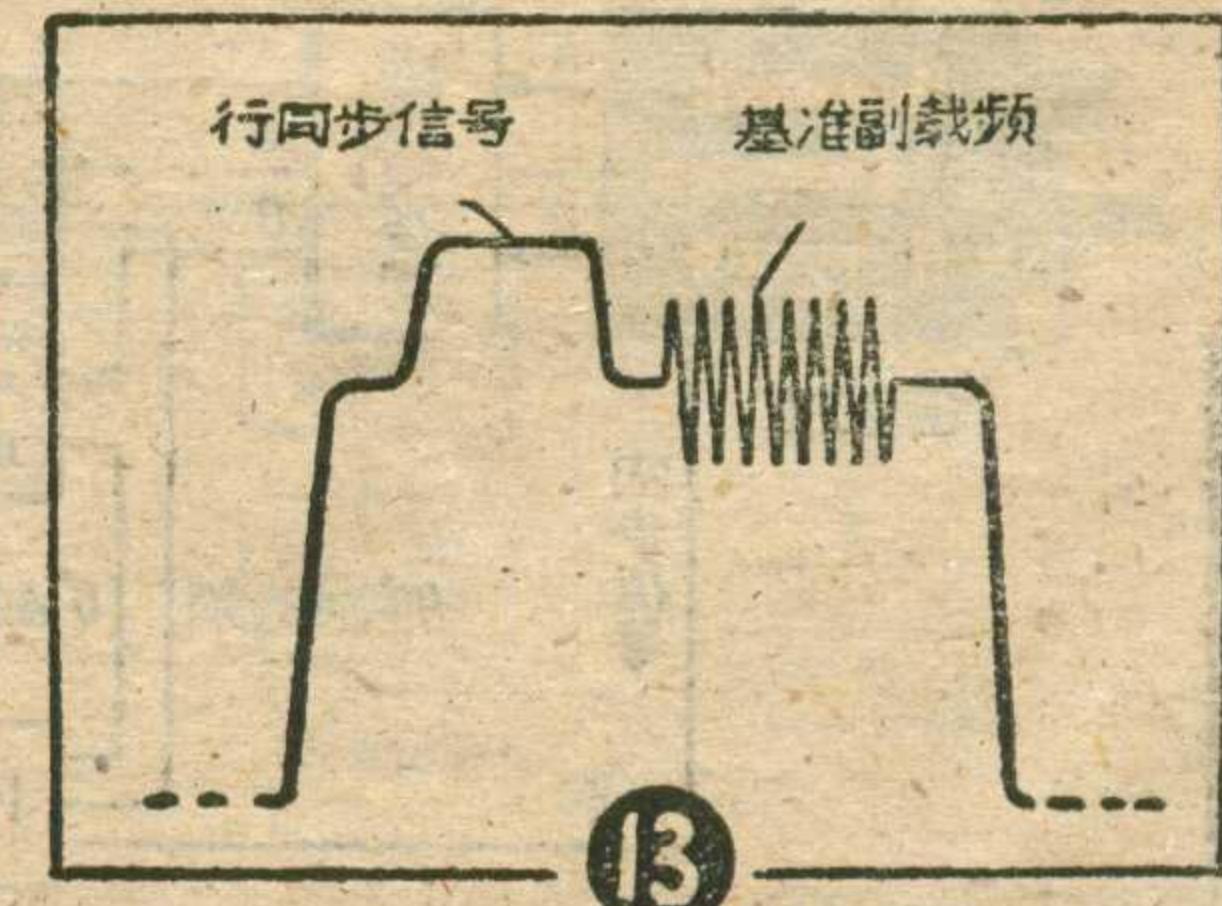显然，用这种检波法必須在接收机里产生兩個与發射端( $R-Y$ )、( $B-Y$ )頻率、



# 莫斯科彩色电视台


莫斯科彩色电视台系完全采用“兼容制”，就是使五彩电视机既能接收五彩电视广播节目，也能收黑白电视节目；并且也能使黑白电视机接收五彩电视节目。实验性广播将用第八频道。

莫斯科实验电视台的发送设备主要由有三个颜色摄象管的摄象部分、放大器部分、视频信号频带压缩部分、直线放大部分及发射机等部分构成（它的工作原理可参考本刊今年第九、十、十一各期所载“五彩电视”一稿）。它发射的图象信号含有代表图象的亮度变化的信号及

同步机机架

大器部分、视频信号频带压缩部分、直线放大部分及发射机等部分构成（它的工作原理可参考本刊今年第九、十、十一各期所载“五彩电视”一稿）。它发射的图象信号含有代表图象的亮度变化的信号及

图象调度控制台

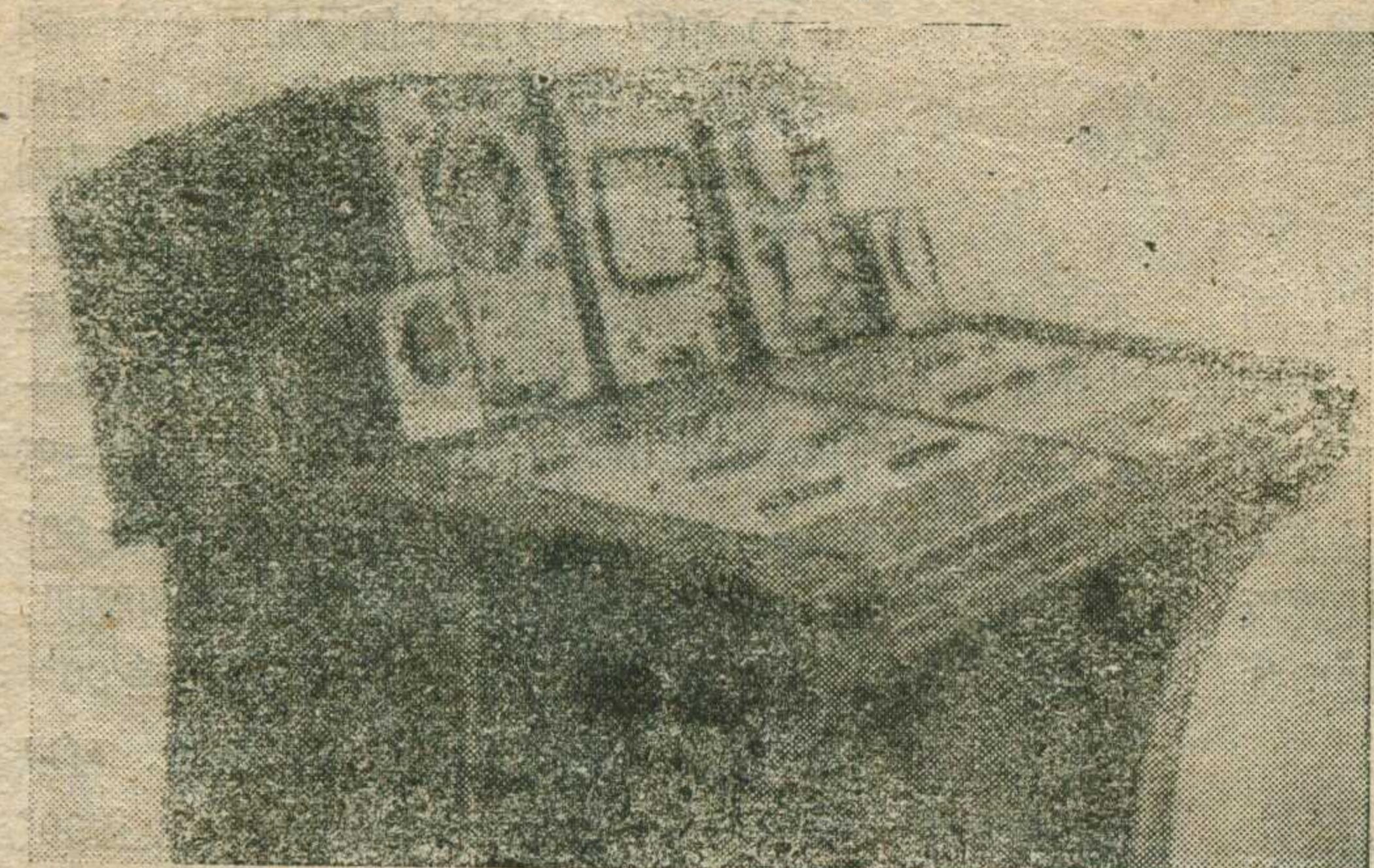


代表色度变化的信号。发射机加在天线上的功率为100瓦。图象信号采用正交平衡调制，以进行频带压缩，保证了彩色节目与黑白节目间在接收时的最小干扰。

接收方面系先将视频信号转换成三原色光信号，然后用三色显影管映出。目前莫斯科灯泡厂已制出屏幕为53厘米的彩色显影管，莫斯科及列宁格勒各厂设计的彩色电视机及莫斯科彩色电视台内的信号监视设备上均将采用这种显影管。

莫斯科彩色电视台共有五个视频信道，三个作演播室用，两个作电影放映用。从摄象机、到节目控制台以至频带压缩部分视频信号均依三原色信号传递。台内在技术控制方面有在图象调度控制台上工作的图象调度员，在节目方面有在导演控制台上工作的导演。整个电视台由演播室、小型播音室、电影播送室、图象调度室、导演等部分组成。图象与伴音部分绝大部分与标准设计的黑白电视台中心设备通用。所有立柜、控制台、机架监视器、整流器等都是标准化的。这将使原有生产黑白电视台设备的工厂能很容易地改而生产彩色电视台设备。

莫斯科彩色电视台现有一个面积为160平方米的演播室及小型播音室。演播室内置有三部摄象机，每部摄象机有五个镜头，和ПИ-202超正析象管，图象分色用光学系统。节目可在演播室内两个舞台上进行播送，播送室内在颜色温度 $3200^{\circ}$ 时达4000鲁克斯。

电影播送用飞点扫描，放映机是特殊设计

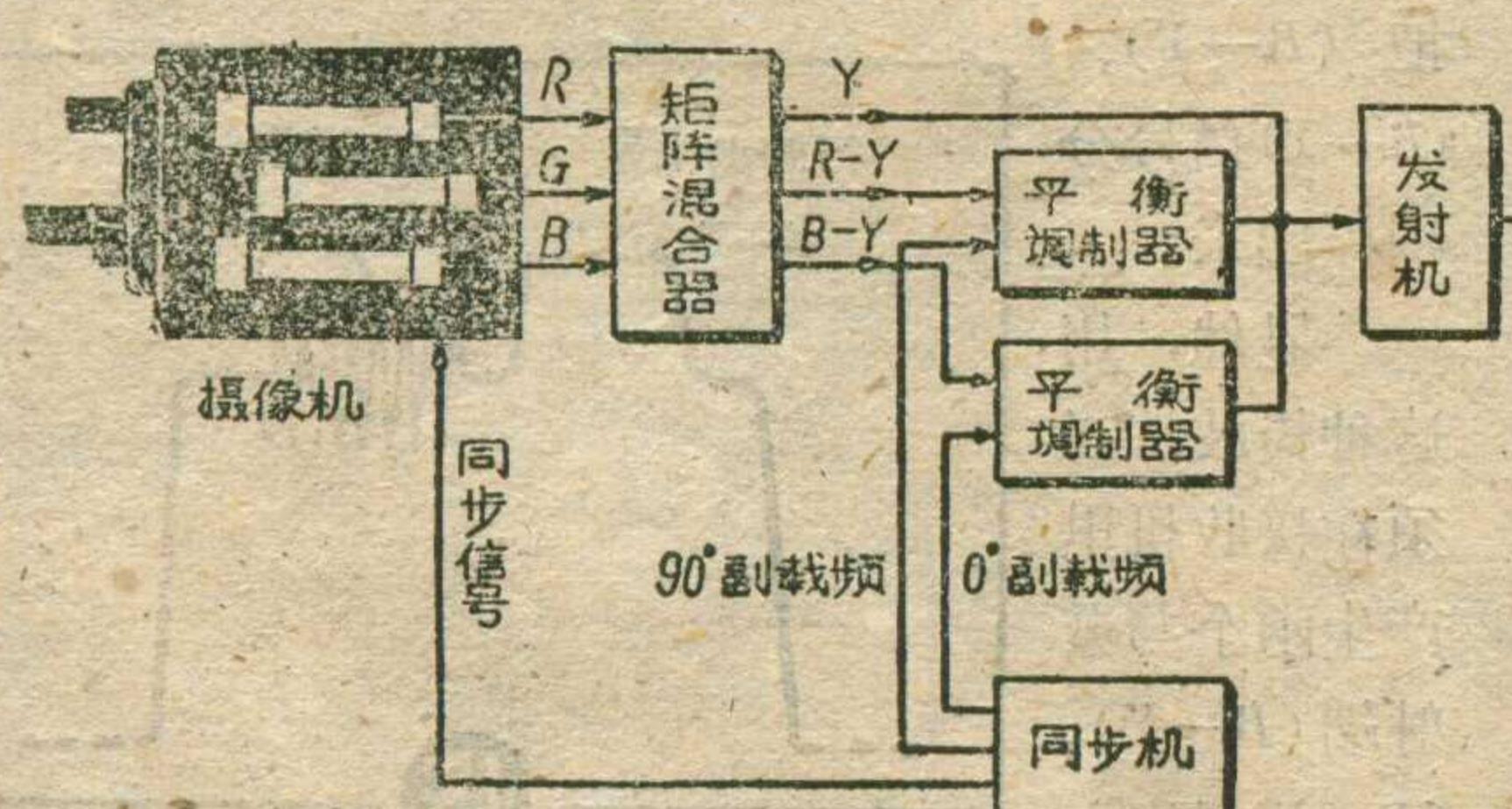

14

相位都一致的副载频。用本地振荡器做不到这一点，因为它的频率，相位不可能与发射端的保持完全一致。唯一的办法是在发射的信号里加入一个副载频振荡，作为接收端恢复副载频时的相位基准。为了避免它的干扰，基准副载频只在行逆程中同步信号后面传送8至13周（见图13）。

图14、15表示彩色电视系统主要部份的方框图。



摄像机的输出R、G、B，在矩阵混合

为彩色电视用的，放映机内有飞点扫描接收管及光电倍增管及分色系统。放映室内有放映机两套。第一套有两部放映机及飞点扫描设备，用有自动的光学切换设备，可放映大型五彩影片。第二套放映机包括一部小型放映机、直射及反射式幻灯片放映设备及其飞点扫描设备。

电视台的控制技术设备包括控制及监视设备。这些设备包括同步机、五个视频信道、频带压缩设备。

直线放大器、测试信号发生设备，图像调度员可在控制台上进行输出信号各种参数的调整及切换备用信道等，此外还有伴音控制桌及调度电话设备等。

导演设备包括导演控制台及图像监视器。监视器共有六个屏幕，五个显

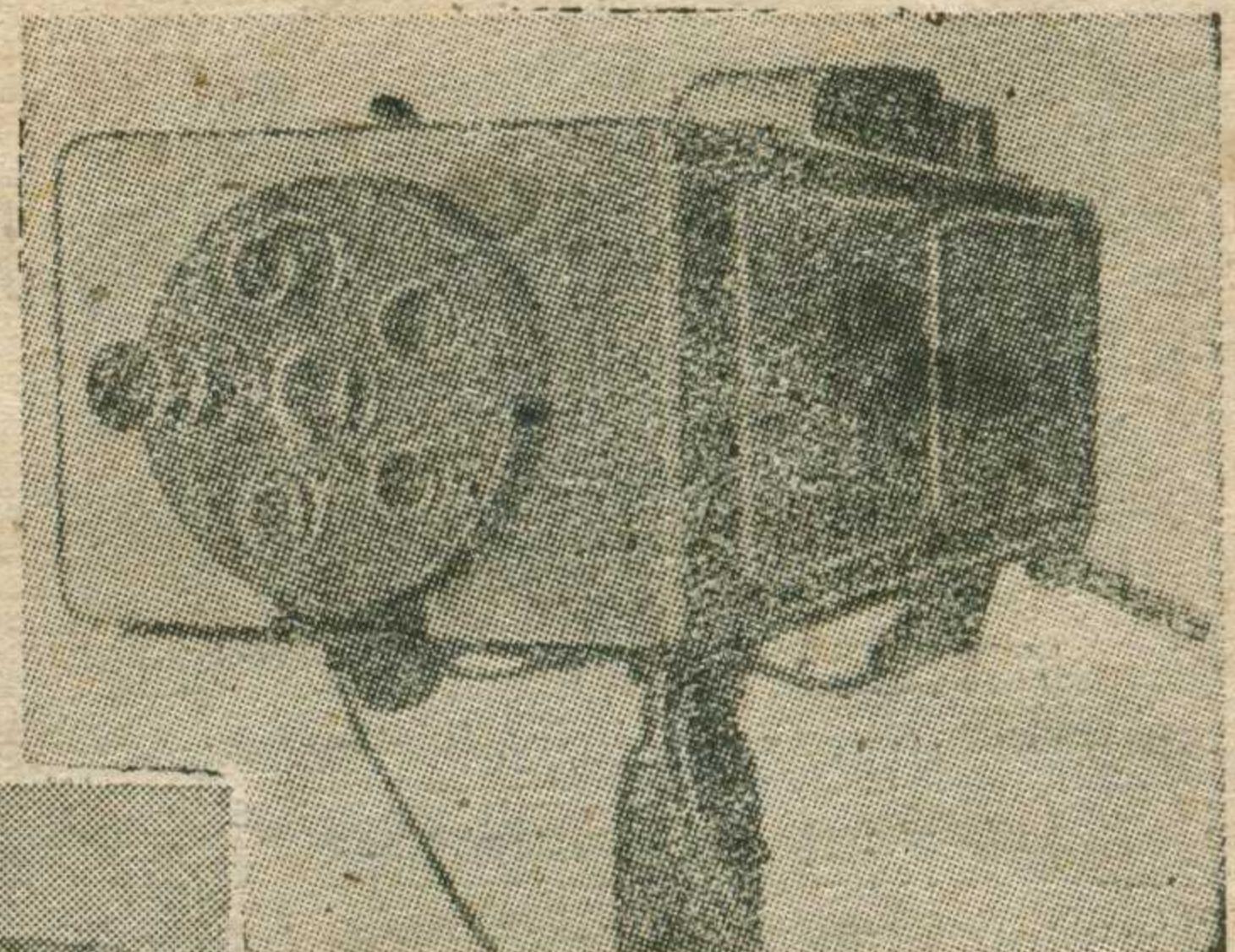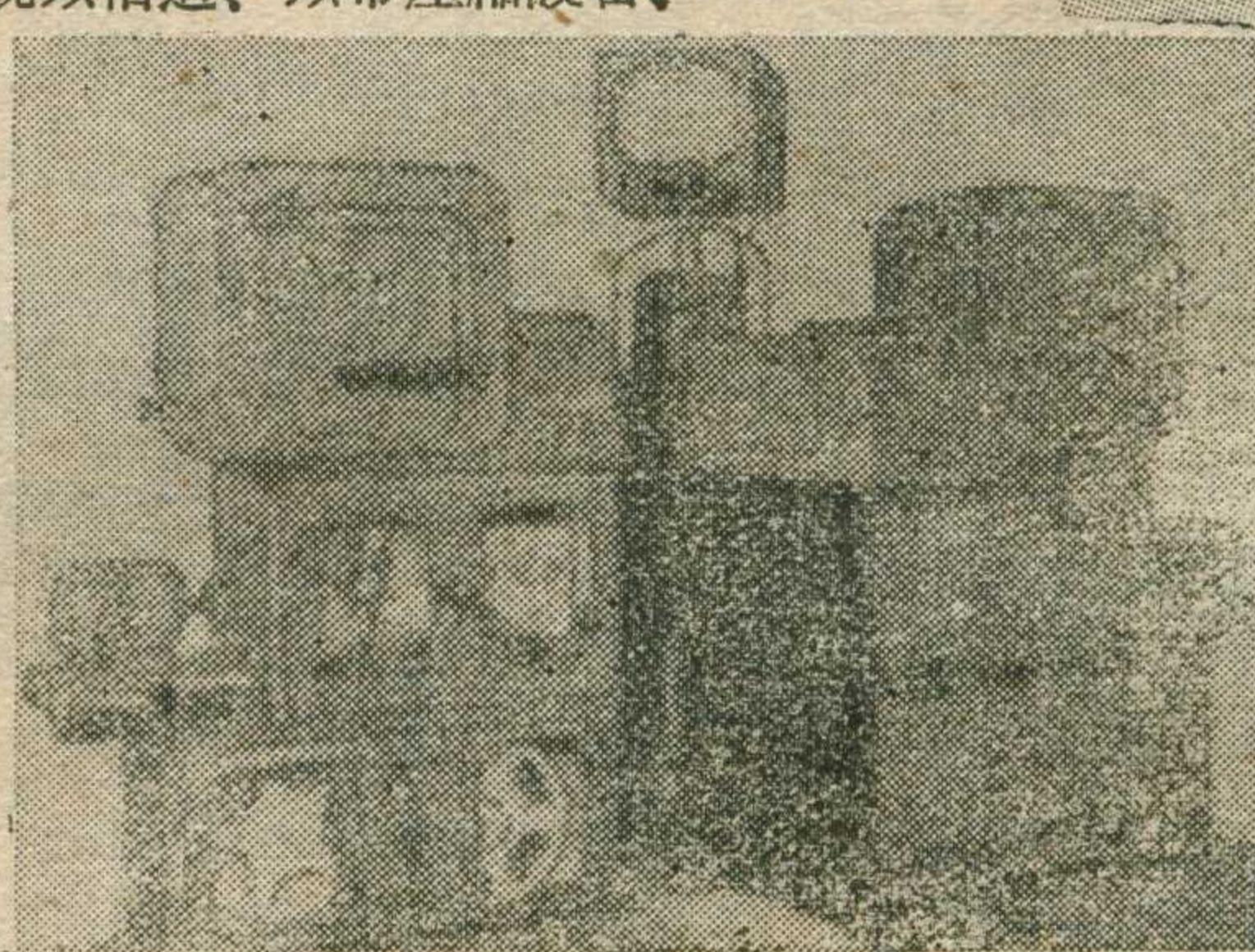

示彩色图象，一个显示黑白图象。导演在控制台上，可选择任何一个镜头发送，进行镜头的“剪接”，伴音导演在他的旁边的控制台上进行节目伴音的配制调节。


莫斯科彩色电视台，系采用兼容制平衡正交调制，扫描行数为625行，帧频每秒25帧，图象载频与伴音载频距离为6.5兆周。副载频为4,429,687±13周，色调信号宽1.5兆周，嵌在亮度信号的频谱之中。

电视台的全部机件电源用交流市电供给。发射机工作于第八电视频道，输出功率为100瓦。

电视信号型式相当于苏联国家标准第7845-55号规定的黑白电视标准加上彩色同步信号及加在亮度信号之上的色调信号。

实验性广播可帮助研究机关进行：设计制造彩色电视发射设备时对工作稳定性、可靠性的研究、彩色电视在图象接收上的一系列问题的研究以及电视技术工作人员掌握彩色电视台工作的训练等。

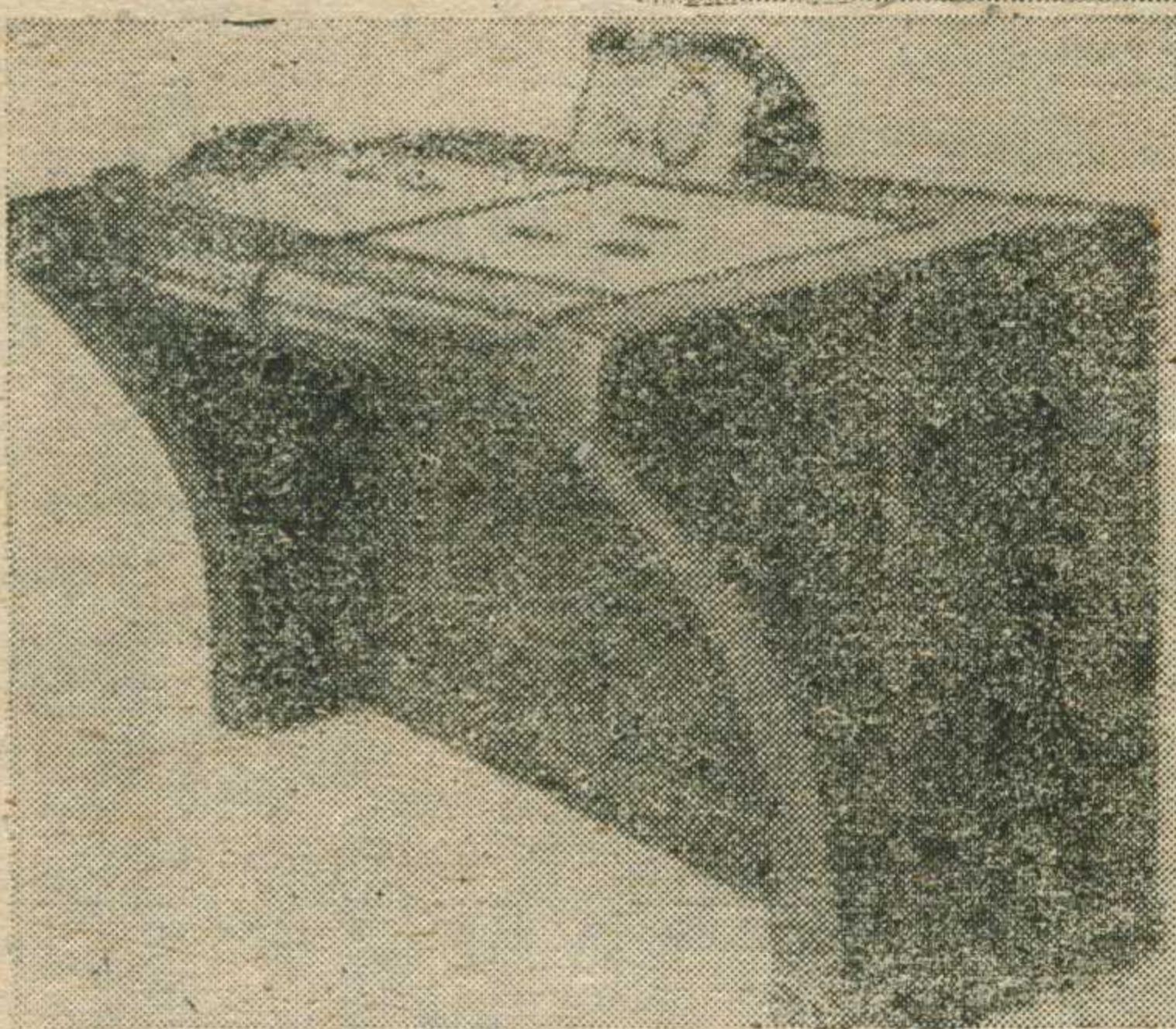
莫斯科彩色实验电视台，目前能进行单节目实验性广播，这些实验性广播将为苏联彩色电视的进一步发展，创造条件。（本刊根据苏联“电视电影技术”杂志材料编写）



(上) 彩色电视摄像机  
(中) 电影播送设备  
(下) 导演控制台

器里分别形成Y、(R-Y)、(B-Y)三个信号，后者分别调制在两个互差90°的副载频上，然后与Y信号混合由发射机发出。接收机检出视频信号后，用同相检波器检出(R-Y)、(B-Y)然后在矩阵混合器里按一定极性、比例相加，还原成R、G、B信号。

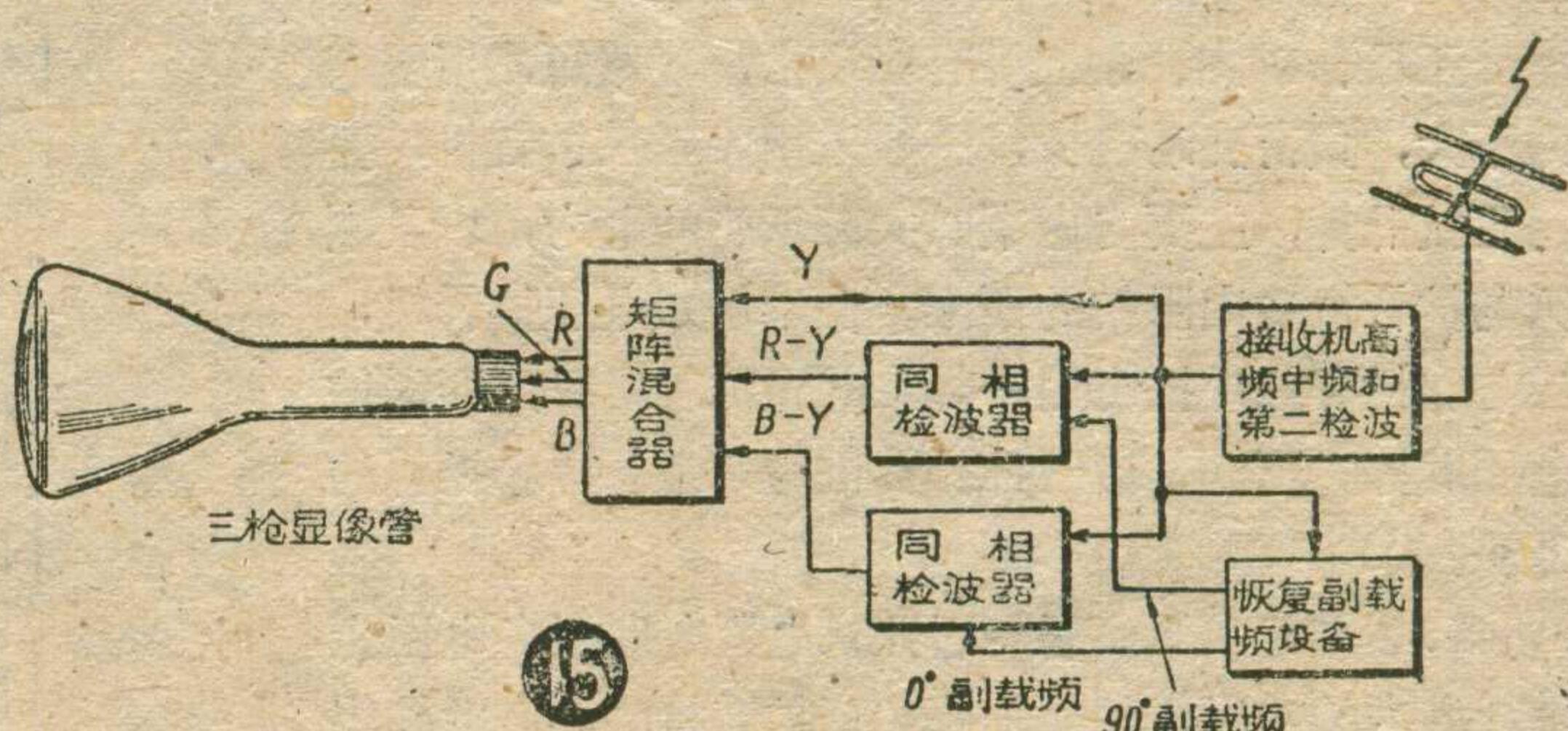彩色电视是电视领域中方兴未艾的一门技术，许多问题的解决方法都还没有最后定案，上面所介绍的只是目前各国通用的一种系统，发展和改进彩色电视，还有待于广大的无线电技术工作者努力。（全文完）



# 小型有綫广播站喇叭的匹配

貝远禧

扩音机通常分成定电压输出和定阻抗输出两种。定阻抗输出要求配接额定的负荷，只有在所接负荷阻抗等于扩音机的额定输出阻抗时，扩音机输出电力和输出电压都正好等于它的额定电力和电压，否则不但输出电力改变，输出电压也有很大变动，非线性失真增加。因此，当所接负荷阻抗大于额定输出阻抗时（负荷阻抗小于额定输出阻抗，则扩音机过荷，不能用），必须并联一只适当阻值的代负荷电阻，使总的负荷阻抗减小到恰好与额定输出阻抗相符。

但是输出级采用三极管的定阻抗扩音机，由于三极管内阻不高，非线性失真不会因负荷阻抗增高而变大，所以只要注意调节音量控制，使输出电压不超过额定输出阻抗值就行了，不一定必须并联代负荷电阻进行匹配。

定电压扩音机有深度的负反馈，因此它的等效内阻很小，只要负荷阻抗不小于扩音机满负荷时额定输出阻抗（不使扩音机过荷），它都能照常工作。

这两种扩音机，当所接负荷阻抗等于它的额定输出阻抗时，额定输出阻抗与额定输出电压可按下式换算：

$$U_H = \sqrt{P_H R_H} \quad (1)$$

$$R_H = U_H^2 / P_H \quad (2)$$

式中  $U_H$  —— 额定输出电压， $R_H$  —— 额定输出阻抗， $P_H$  —— 额定输出电力。

例如输出电力为 50 瓦的扩音机，在它的 500 欧输出阻抗的接头上，输出电压为

$$U_H = \sqrt{P_H R_H} = \sqrt{50 \times 500} = 158 \text{ 伏。}$$

又如输出电力为 300 瓦的扩音机，120 伏输出电压的接头上，输出阻抗为

$$R_H = U_H^2 / P_H = 120^2 / 300 = 48 \text{ 欧。}$$

工厂、矿山、学校等有线广播，线路短，所需电力不大，负荷变动也少，一般采用定阻抗扩音机，要用阻抗计算，主要考虑喇叭实际承受的电力，以及喇叭与扩音机输出阻抗的匹配。在采用定电压扩音机，或与农村有线广播合用一部定电压扩音机时，则需按电压计算。下面是这两种扩音机的几个计算和换算的方法。

1. 首先我们来看一看几只电阻并联时各电阻上消耗电力的情况。例如一部 30 瓦扩音机的 500 欧输出接头上，并联 6 只 3000 欧的电阻（图 1），这时并联

后的总电阻为

$$R = 3000 / 6 = 500 \text{ 欧。}$$

因为每只电阻阻值相同，每只电阻所消耗的电力应为 30 瓦的  $1/6$ ，即 5 瓦。如果改接 3 只阻值为 3000 欧、1500 欧和 1000 欧的电阻（图 2），这时并联后的总电阻也是 500 欧，仍和扩音机的输出阻抗匹配。但各只电阻上所消耗的电力就有区别，分别为 5 瓦，10 瓦和 15 瓦。可见对于输出电力相同的扩音机，在它们相同的输出阻抗上接用的负荷相同时，一定阻值上消耗的电力也是一定的。例如图 1 和图 2 中，扩音机输出电力和输出阻抗均相同，各电阻并联后的总电阻都等于扩音机的额定输出阻抗，则 3000 欧电阻上消耗的电力都是 5 瓦。也就是说，要使电阻上承受  $P_L$  瓦的电力，这只电阻的阻值应为扩音机输出阻抗的  $P_H / P_L$  倍。因此我们可以根据供给负荷的电力来计算这只负荷应有的阻值。我们知道，电阻并联时各电阻两端所受的电压相同，由公式  $U^2 = RP$  可知

$$RP = R_1 P_1 = R_2 P_2 \dots = U^2,$$


因此  $R_1 = R \times P / P_1$ ,  $R_2 = R \times P / P_2$ , ...

于是我们可以根据给定的喇叭承受电力来求线间变压器的初级阻抗，公式如下：

$$Z_p = R_H \times P_H / P_L \quad (3)$$

式中  $Z_p$  —— 线间变压器初级阻抗， $R_H$  —— 扩音机额定输出阻抗， $P_H$  —— 扩音机额定输出电力， $P_L$  —— 喇叭实际承受电力。

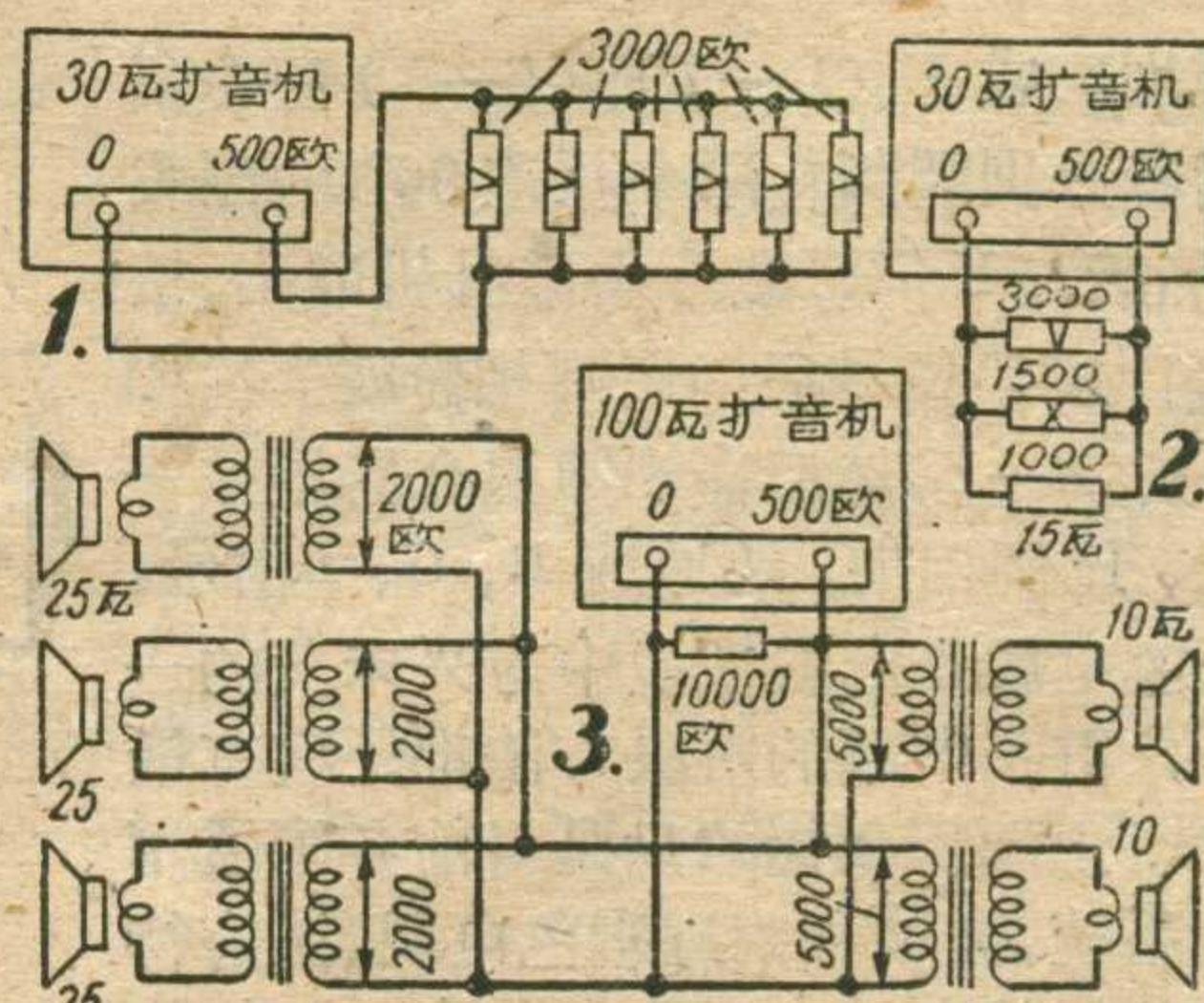[例 1] 设有 100 瓦扩音机一部，在 500 欧输出端接 25 瓦 16 欧喇叭 3 只，10 瓦 8 欧喇叭 2 只，求各喇叭线间变压器的初级阻抗和应加接的代负荷电阻各为若干？



[解]根据式(3)求得每只喇叭綫間变压器的初級阻抗

$$Z_p(25\text{瓦}) = 500 \times 100 / 25 = 2000\text{欧},$$

$$Z_p(10\text{瓦}) = 500 \times 100 / 10 = 5000\text{欧}.$$

因扩音机輸出电力較各喇叭所消耗的电力还多 5 瓦，因此要并联 1 只能消耗 5 瓦电力的代負荷电阻  $R$ ，求法同上，即

$$R = 500 \times 100 / 5 = 10000\text{欧}.$$

接法如圖 3。

2. 配接喇叭时，供給喇叭的电力不一定要等于它能忍受的最大电力，例如 25 瓦的喇叭，可以只供給它 20 瓦、10 瓦或更小的电力。因此，我們可以按扩音机的輸出电力，或要求喇叭發出声音的大小来适当分配电力，但要注意的是，分配給喇叭的电力，不能超过它能忍受的最大电力。

根据式(3)可以导出按扩音机輸出电力来分配电力时，求綫間变压器初級阻抗的公式，即

$$Z_p = R_H \times P_H / P_L = R_H \times 1 / P_L / P_H.$$

式中  $P_L / P_H$  —— 分配給喇叭的电力对扩音机額定輸出电力的比，若以百分比表示，便是喇叭分得扩音机电力的百分数，即

$$Z_p = R_H \times 1 / P\% \quad (4)$$

[例 2]某校有 15 瓦 16 欧喇叭 2 只，10 瓦 8 欧喇叭 4 只，用一部 50 瓦扩音机 500 欧輸送，求各喇叭綫間变压器的初級阻抗。

[解]各喇叭需要的总电力为 70 瓦，超出扩音机能供給的电力，因此只能按扩音机輸出电力来适当分配給各个喇叭。假定以 50% 的电力供給 2 只 15 瓦喇叭，每只喇叭得 25%，即 12.5 瓦；另 50% 的电力供給 4 只 10 瓦喇叭，每只得 12.5%，即 6.125 瓦。按式(4)求得每只喇叭綫間变压器初級阻抗


$$Z_p(15\text{瓦}) = 500 \times 1 / 25\% = 2000\text{欧},$$

$$Z_p(10\text{瓦}) = 500 \times 1 / 12.5\% = 4000\text{欧}.$$

这样接法(圖 4)，每只 15 瓦喇叭的声音大小相同，10 瓦的也相同，但 15 瓦的比 10 瓦的响。

如果在上例里，把扩音机輸出电力平均分配給各喇叭，每只喇叭得  $1/6$  的电力，即 8.34 瓦(未超过 10 瓦喇叭能忍受的最大电力)，那么各喇叭綫間变压器的初級阻抗都是 3000 欧。各喇叭的声音一样响。


3. 对于分配到的电力極不一致的各个喇叭，接

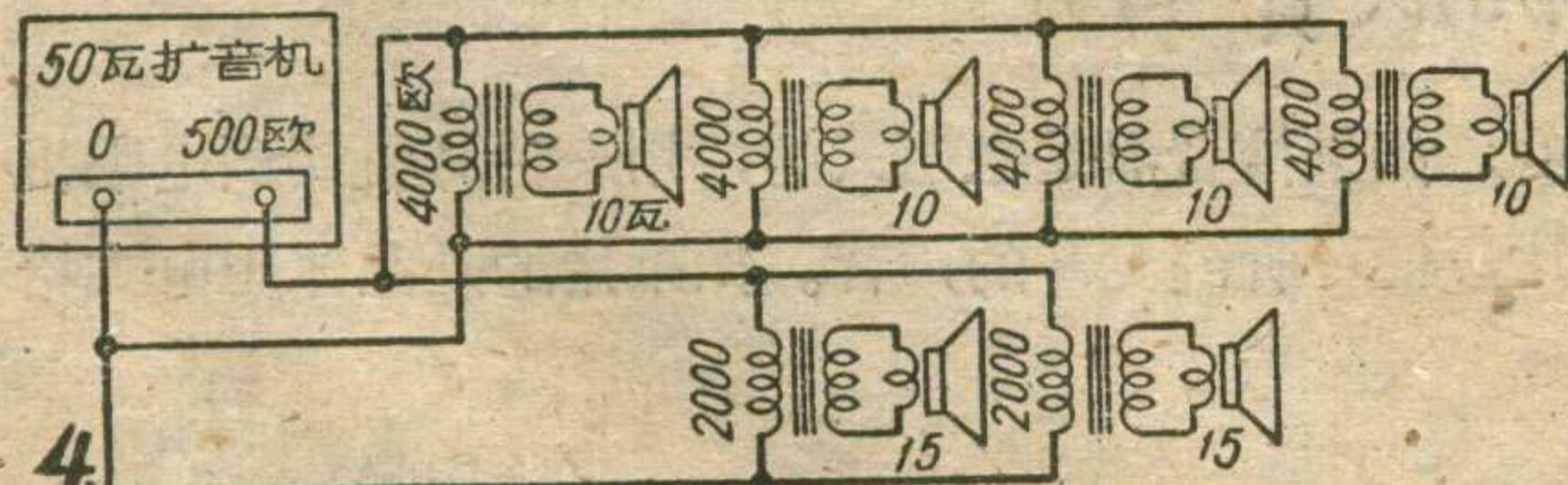

到扩音机同一个輸出阻抗的接头上不能使它們的阻抗匹配时，可以將这些喇叭經過綫間变压器分接到扩音机不同的輸出阻抗上，但要注意，供給各喇叭的總電力要等于扩音机的額定輸出电力，或者使

$$R_{H1}/Z_{p1} + R_{H2}/Z_{p2} + \dots + R_{Hn}/Z_{pn} = 1 \quad (5)$$

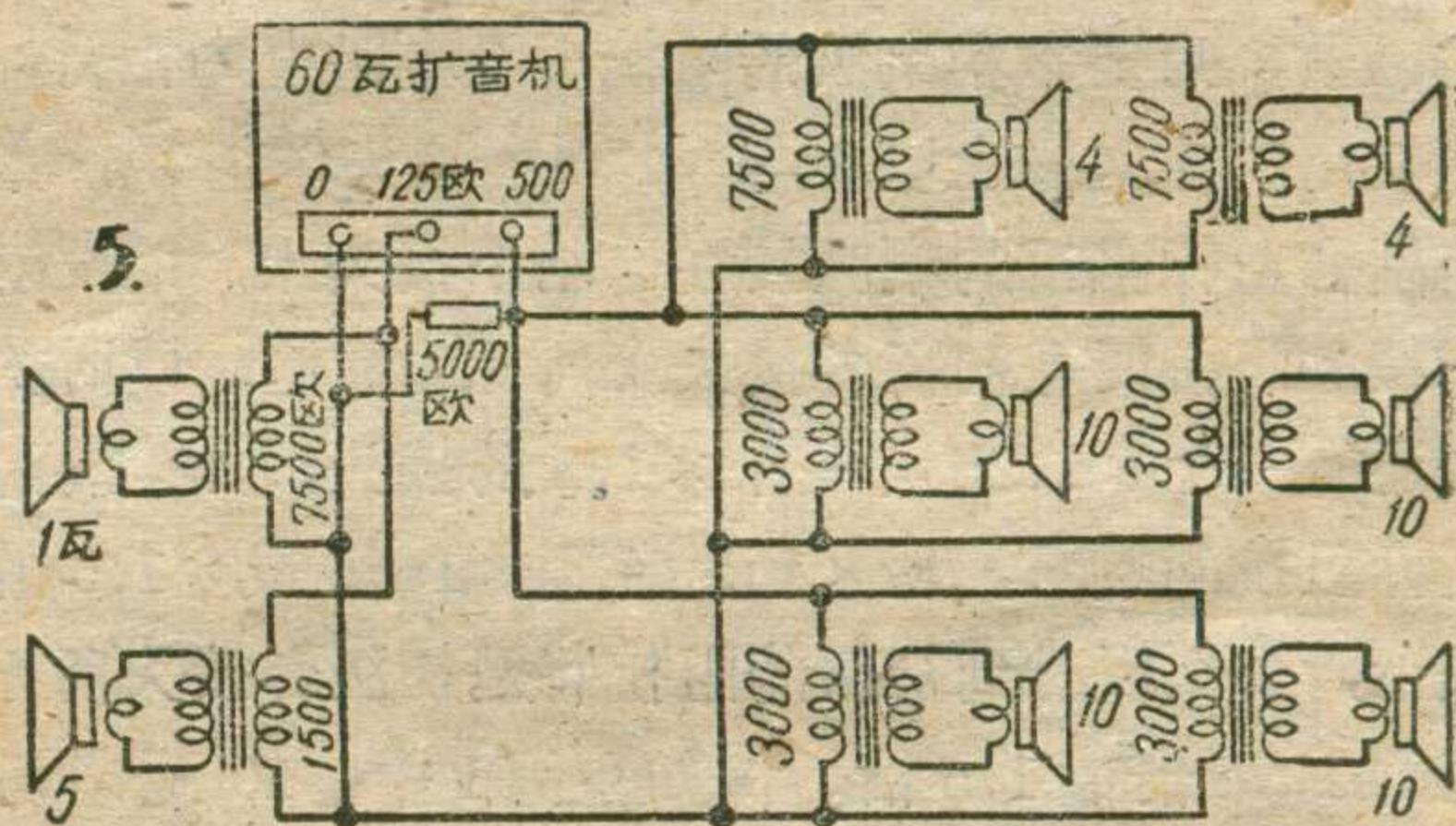式中  $R_{H1}, R_{H2}, R_{Hn}$  分別为扩音机第一种、第二种、第  $n$  种輸出阻抗， $Z_{p1}, Z_{p2}, Z_{pn}$  分別为接在  $R_{H1}, R_{H2}, R_{Hn}$  上的負荷阻抗。必要时还要在某一个輸出阻抗的接头上加接适当的代負荷电阻，以滿足上述条件。



[例 3]某厂有綫广播，用的是 60 瓦扩音机，輸出阻抗有 125 欧、500 欧等接头。拟接喇叭計：車間 10 瓦 8 欧的 4 只，宿舍 5 瓦 4 欧的 2 只，办公楼 5 瓦 4 欧的 1 只，广播室监听 4 欧 150 毫米紙盆动圈式喇叭 1 只，問如何配接和計算各喇叭綫間变压器的初級阻抗？

[解]因車間与宿舍距离扩音机較远，宜用 500 欧輸送，同时宿舍喇叭假定每只分配 4 瓦的电力；监听喇叭只需分配 1 瓦的电力，它与办公楼喇叭离扩音机近，可用較低阻抗輸送。

先假定都用 500 欧輸送，则各喇叭綫間变压器初級阻抗照式(3)算得：車間每只 3000 欧，宿舍每只 7500 欧，办公楼 6000 欧，监听 30000 欧。其中监听喇叭綫間变压器初級阻抗高达 30000 欧，很不适当，而办公楼喇叭也由于一般 5 瓦 4 欧綫間变压器的初級沒有 6000 欧接头，無法配接。因此，可以將这几只喇叭改接到 125 欧的輸出接头上，此时这几只喇叭的綫間变压器初級阻抗变成：办公楼 1500 欧，监听 7500 欧。

但上述各喇叭消耗电力共 54 瓦，也就是負荷阻抗尚大于額定輸出阻抗，需要並联一只代負荷电阻，若接在 500 欧輸出接头上时，它的阻值应为 3000 欧。計算結果，可用式(5)加以核对。接法如圖 5。

4. 如城市与农村有綫广播合用一部定电压扩音机，因輸出接头只标明輸出电压，同时城市广播消耗电力只佔扩音机額定輸出电力的一个極小百分数，用高音喇叭或紙盆动圈喇叭时，綫間变压器的初級阻抗按下式計算較为方便。

$$Z_p = U_s^2 / P_L \quad (6)$$

式中  $U_s$  —— 输送电压,  $Z_p$ 、 $P_L$  意义同式(3)。

[例 4] 某县城市广播与农村广播共用一 500 瓦定电压扩音机, 城市广播输送电压为 120 伏, 而城市广播用 5 瓦和 10 瓦高音喇叭时, 线间变压器的初级阻抗各若干欧?

[解] 已知  $U_s = 120$  伏, 根据式(6)求得每只 10 瓦喇叭的线间变压器初级阻抗为 1440 欧, 5 瓦的为 2880 欧。

5. 一般线间变压器均标有适于配接喇叭的瓦数和欧数, 只要它和喇叭的阻抗以及喇叭电力相符, 都能使用。在次级上以 0 与  $\times 1$  两个接头作基础, 如果将适合所标阻抗的喇叭接在这两个接头上, 则反射到初级的阻抗便是初级各接头上所标的数值。同时次级上还有一个  $\times 1.25$  与一个  $\times 1.5$  的接头, 如果将适合所标阻抗的喇叭, 从  $\times 1$  改接到  $\times 1.25$  或  $\times 1.5$  的接头上, 那么反射到初级的阻抗将是初级各接头所标数值的 1.25 倍或 1.5 倍。例如在例 1 中, 10 瓦喇叭线间变压器初级阻抗要 5000 欧, 而这种变压器初级只有 4000 欧接头, 因此, 要将喇叭接在次级 0 与  $\times 1.25$  的两个接头上, 则初级 0 与 4000 欧接头间的反射阻抗便是 5000 欧, 正好合于我们的需要。

6. 如果喇叭阻抗与线间变压器次级所标阻抗不符, 则接用后反射到初级的阻抗也不符。若线间变压器次级所标阻抗为  $Z_s$ , 喇叭音圈阻抗为  $Z_L$ , 则反射到初级所标  $Z_p$  欧阻抗接头的阻抗

$$Z'_p = Z_p \times Z_L / Z_s \quad (7)$$


例如次级阻抗为 8 欧, 接用 1 只 6 欧的喇叭, 则反射到初级 4000 欧与 0 欧接头间的阻抗只有

$$Z'_p = 4000 \times 6 / 8 = 3000 \text{ 欧。}$$

7. 农村有线广播用的用户变压器上, 在初级上只标电压, 同样可用来代替线间变压器配接喇叭。方法是先用下式求出喇叭音圈所需电压

$$U_L = \sqrt{Z_L P_L} \quad (8)$$

式中  $Z_L$  —— 喇叭音圈阻抗,  $P_L$  —— 喇叭实际承受的

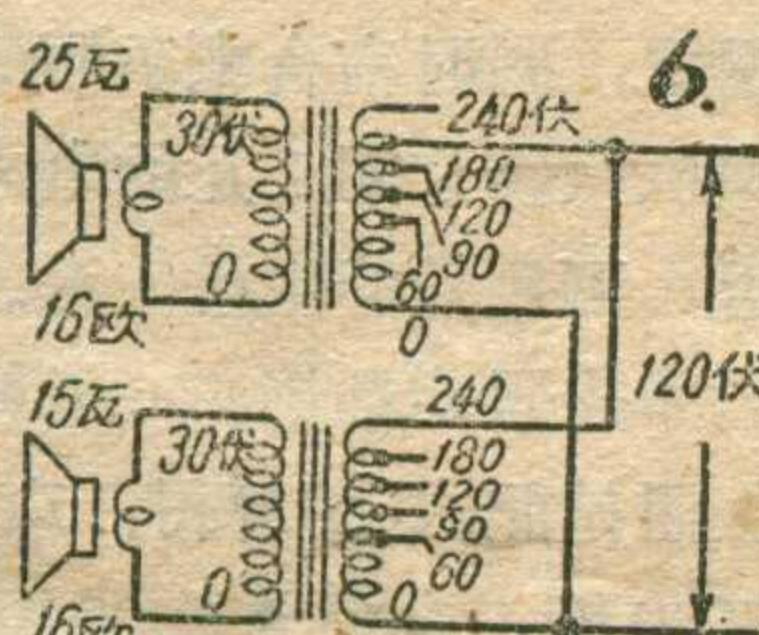

电力。然后算出喇叭所需电压与扩音机输出电压的电压比, 按这个电压比分配。

[例 5] 某县城市广播输送电压为 120 伏, 现用用户变压器来配接 25 瓦 16 欧与 15 瓦 16 欧的高音喇叭; 用户变压器初级有 240 伏、180 伏、120 伏、90 伏和 60 伏等接头, 次级电压 30 伏, 应如何配接?

[解] 按式(8)求得喇叭音圈所需电压,

$$U_L(25 \text{ 瓦}) = \sqrt{25 \times 16} = 20 \text{ 伏,}$$

$$U_L(15 \text{ 瓦}) = \sqrt{15 \times 16} = 15 \text{ 伏。}$$


因此 25 瓦 16 欧喇叭的变压比为 120:20, 15 瓦 16 欧的为 120:15。用户变压器次级虽无 20 伏和 15 伏接头, 但可用 180:30 与 240:30 来配接, 接法如图 6。

如果想知道这时喇叭反射到变压器初级的阻抗, 可用变压器电压比的平方去乘喇叭的阻抗。例如上述 25 瓦喇叭反射到变压器初级的阻抗

$$Z_p = 16 \times (120/20)^2 = 516 \text{ 欧。}$$
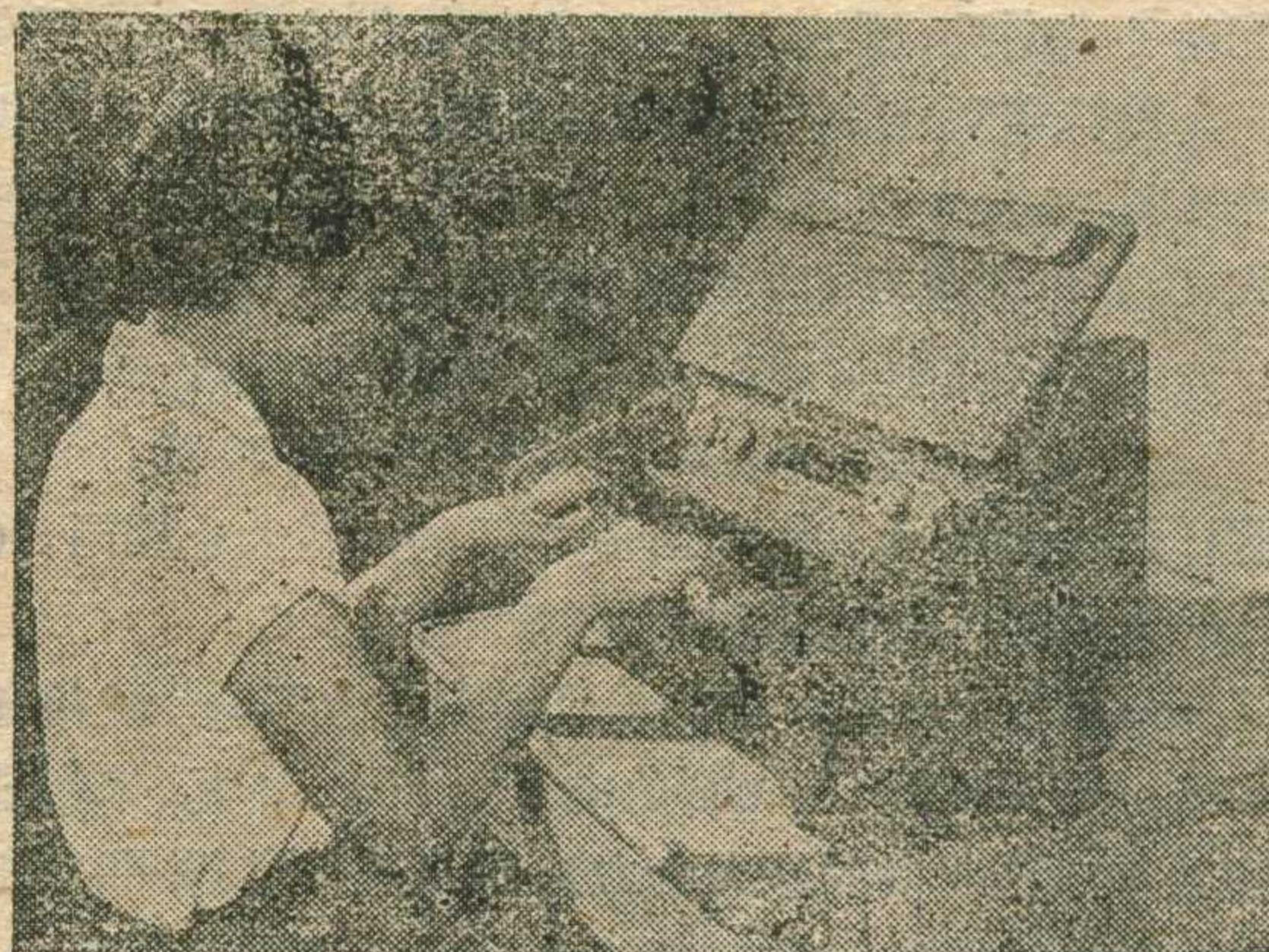
## 三合一电风琴

这个又象无线电收音机又象打字机的乐器, 是上海国光口琴厂制造的“三合一电风琴”。它可以用来演奏乐曲, 也能和收音机一样收音或作为扩大器使用。



## 如何只用电唱机欣赏唱片


只用电唱机不开扩音机是不能很清楚地听到唱片声音的。如果拾音器是电磁式的, 用一付耳机接到电唱机的输出端上, 就是通往扩音机放送唱片的塞子上, 开放唱片, 便可听到悦耳的声音。如果用的是晶体压电式拾音器, 也可以这样收听, 只是声音要轻些。

(徐庆麟)

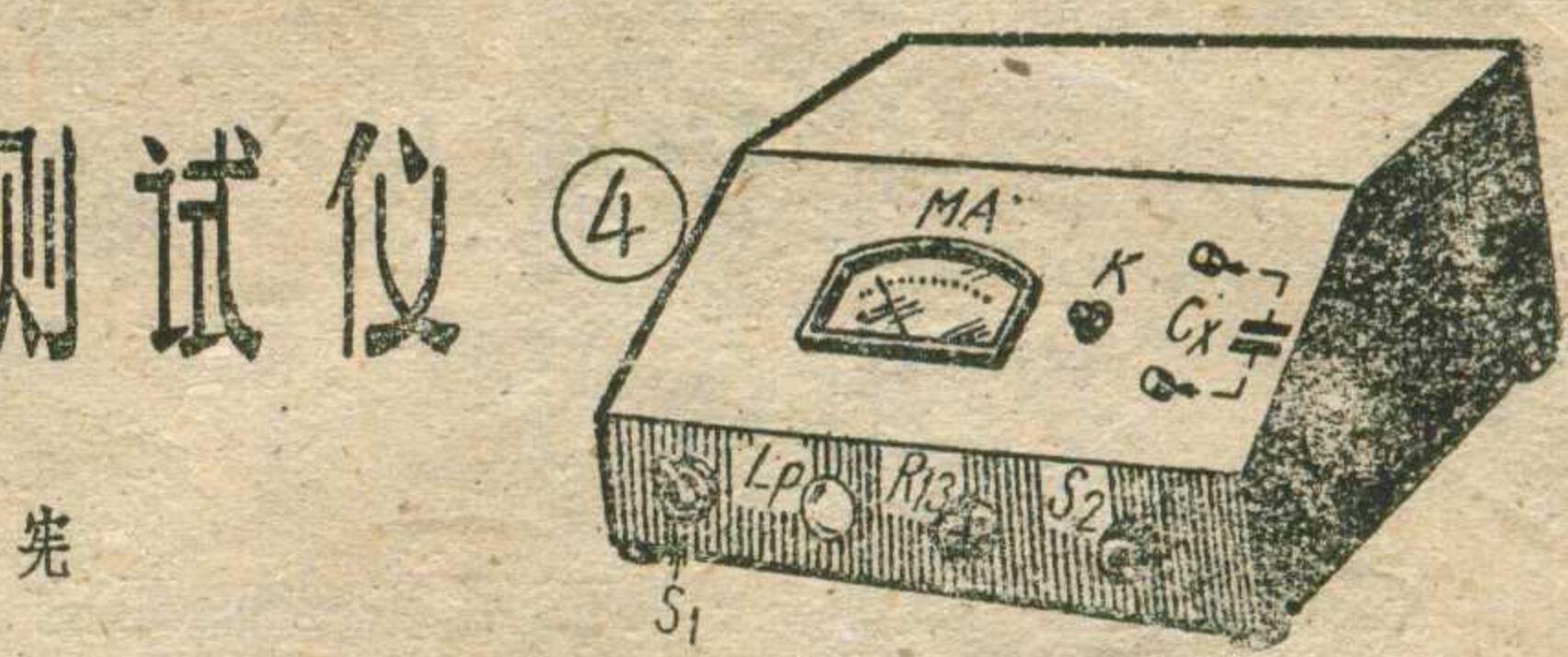
# 自制直读式电容器测试仪

胡再宪

这具自制的直读式电容器容量測試仪另件易于購得，它的最大特点是表面电容刻度可利用一般万用表的欧姆刻度的倒数制成，所以制造容易，刻度准确，同时由于与电表串联的也是电容，所以对于振盪器所發出的频率稳定性要求不严，制成功后校驗容易，不需用貴重仪器。測量範圍自 50 微微法至 0.5 微法，分成三档，第一档自 50 至 5000 微微法；第二档自 500 微微法至 0.05 微法；第三档自 5000 微微法至 0.5 微法。被測电容自 100 微微法至 0.1 微法都可选择到电表刻度的中間部分，讀数可更准确。只要細心制造，誤差可在 10% 以內，适应一般測量及小型电容器生产工厂的需要。全机線路如圖 1。





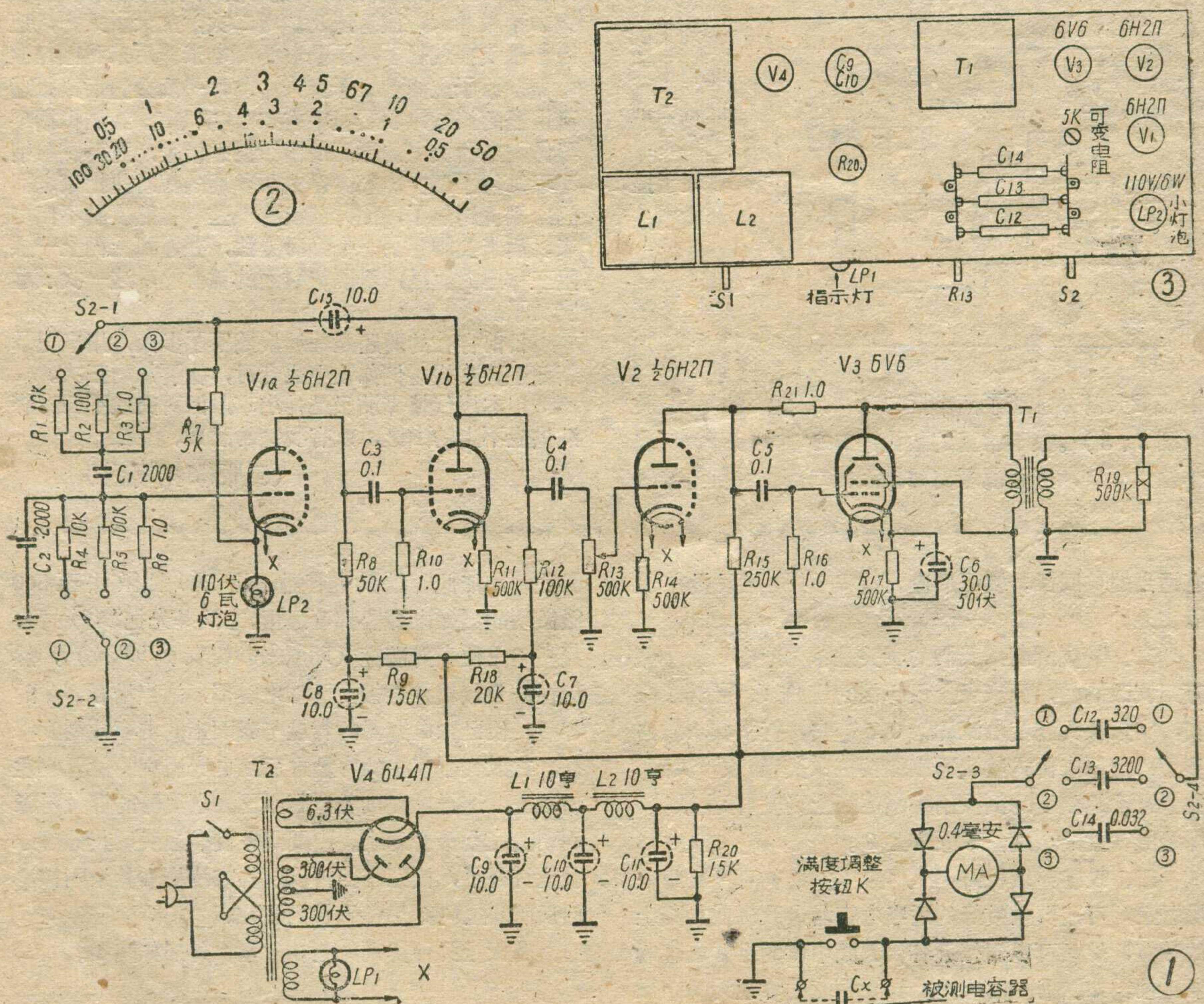**一、振盪器部分** 作为測試电源的音頻振盪器是采用最常見的韋氏桥式線路，頻率分三档，第一档 10 千週；第二档 1 千週；第三档 100 週。如果沒有  $V_{1a}$  ( $6H2\Pi$ )陰極上所串的 110 伏 6 瓦鎢絲灯泡，可用一只数百歐的电阻代替，阻值可試驗決定。圖上第二只  $6H2\Pi$  ( $V_2$ ) 只用了一半，如有其他适当三極管亦可代替。輸出变压器  $T_1$  初次級电压比为 4:1，我們是用有線广播上的 10 瓦用戶变压器代替的，初級接 240 伏处；次級接 60 伏处，次級輸出电压約为 28 伏。在次級接一負荷电阻  $R_{19}$ ，輸出电压更加稳定。各級都


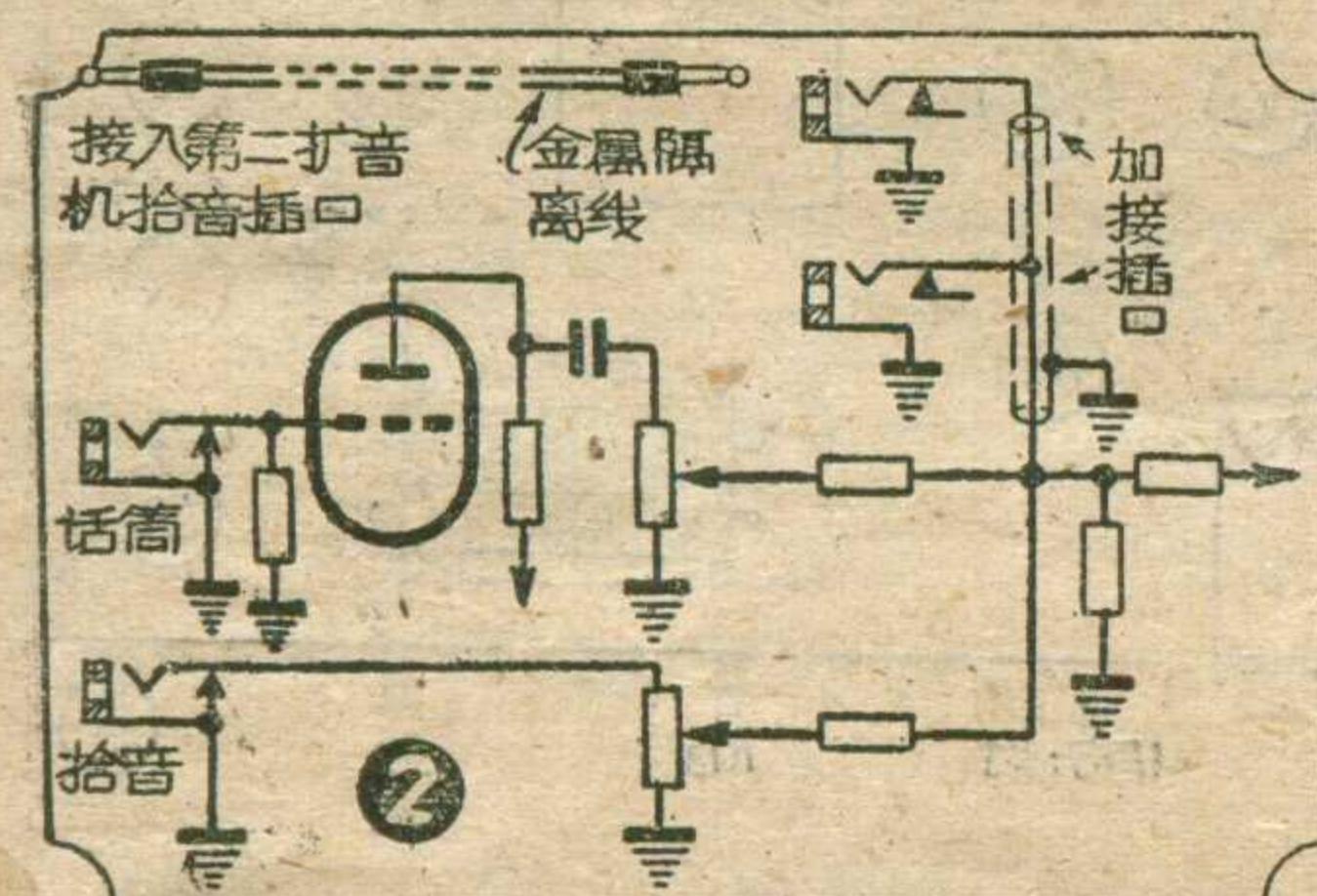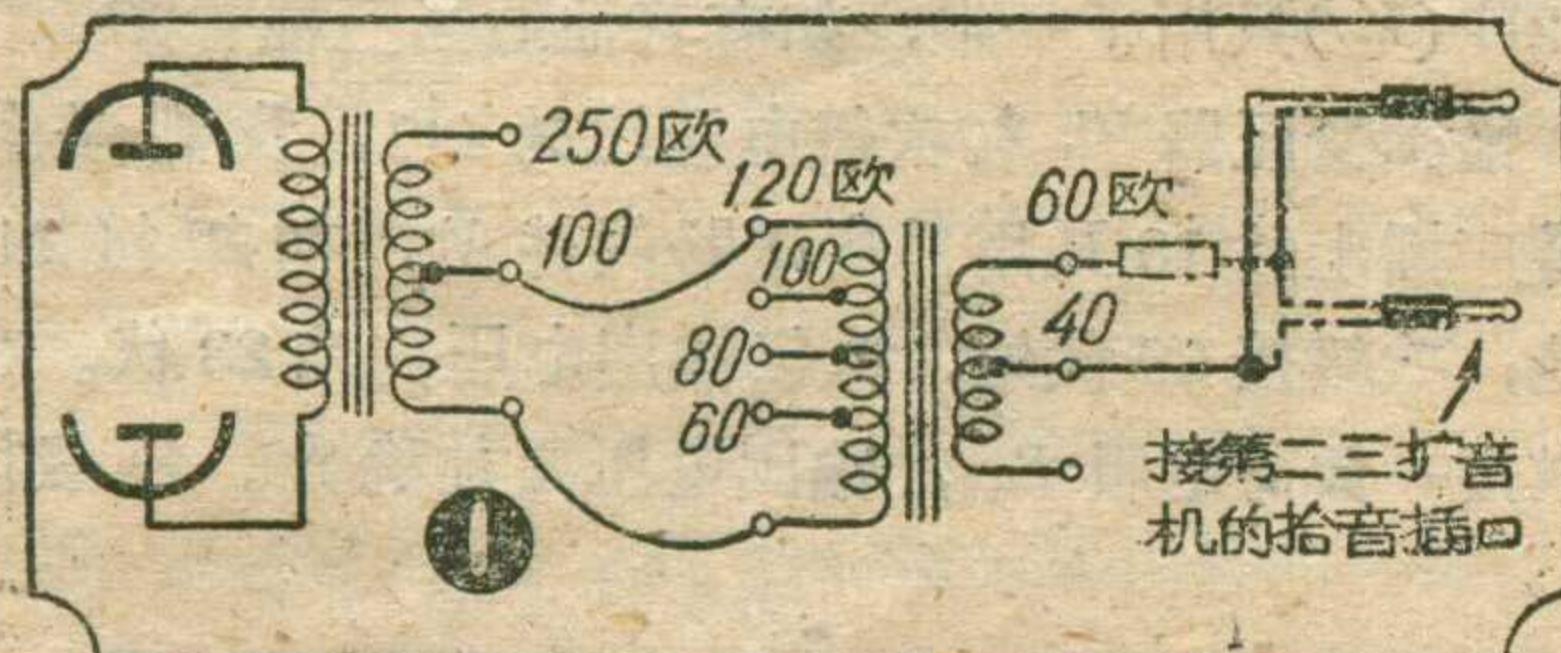
# 两三部扩音机 共用信号

为了代替大型广播机，一般可用25—100瓦的扩音机两三部联合使用，分路输出。要充分利用一切广播机件，增加输出电力，也可加用小型扩音机。加接方法一般是小型扩音机的输出用5伏安的线路变压器接到第二、第三个扩音机的输入端，如图1。但这样后级输出有很大的失真和交流声，严重的就听不清播音。




前级放大部分加接了两个插口和一只單刀雙擲開關（圖2、3）。在不常用的話筒插口2，加接開關後當作輸出插口，用金屬隔離線接入第二部擴音機拾音器。

有适当的負回授。裝好後應調整 $R_7$ 使線路振盪在最穩定處。

**二、表头刻度：**我們的表头是采用旧有自制小型万用表改制的，原来表上最小档的直流电流为1毫安，实际表头滿度电流約为0.4毫安。拆去其余線路不用，把原来桥式整流器直接接在表头上，取下表面，按原来欧姆刻度的倒数用小鋼筆點上刻度，标上数值，即为电容量的刻度。表面如圖2。

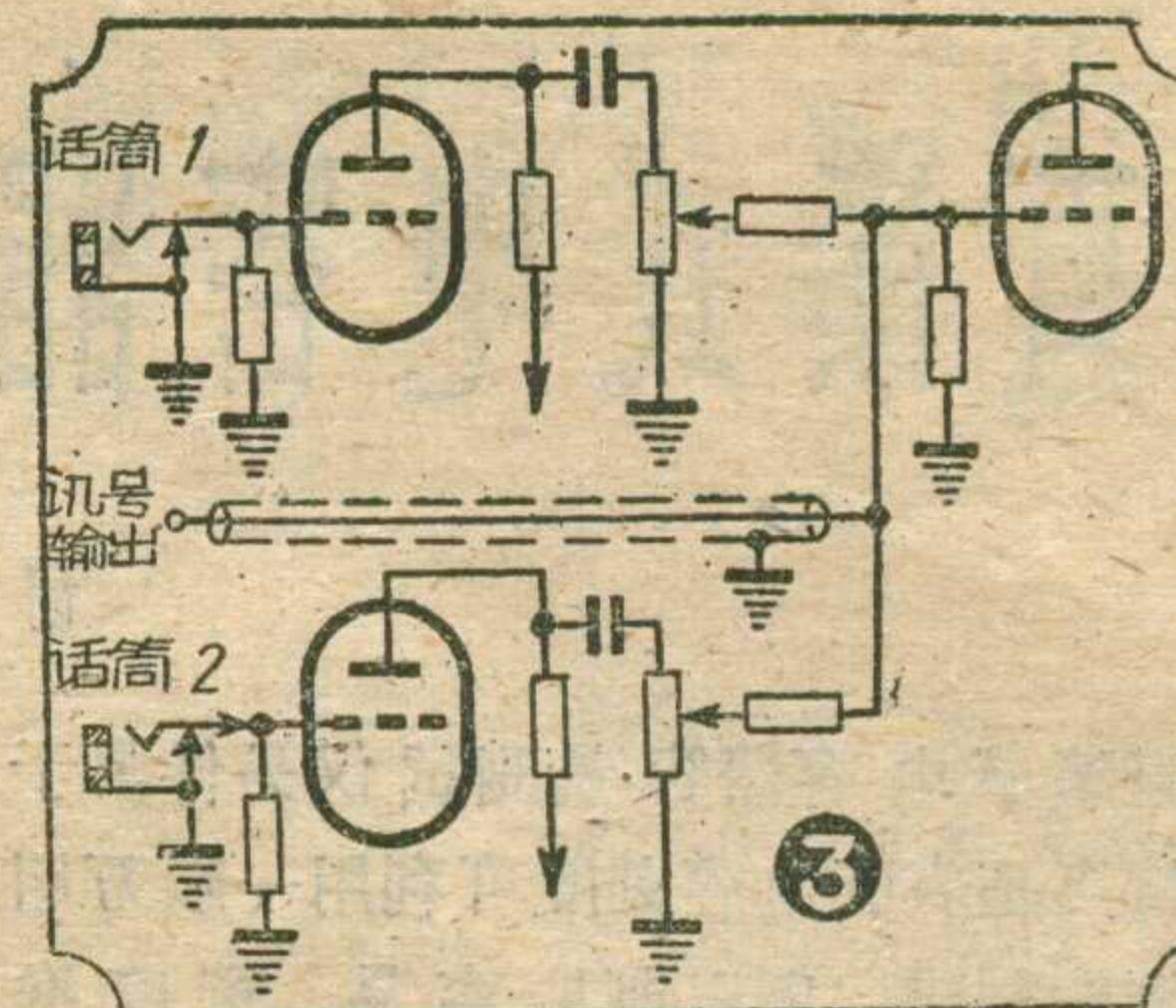**三、校驗：**裝机時 $C_{12}$ 、 $C_{13}$ 、 $C_{14}$ 起初可不必鉚在机器上，可用質量較好的适当电容器大致併成如圖上的数值，然后可以用接近各档表面中值的已知电容器来测量。如以第一档为例，表面中值的容量为300微



真和杂音基本上消除了。

(湖北省荆門县广播站 朱毅)

## 煤油灯半导体發電器改燒木炭的試驗

我站去年买了一部龙江牌半导体溫差發電器，平时都是燒煤油。我們聽說過可以用燒木炭來代替煤油，因此，就自己动手作試驗。

我們用鐵皮做了只火爐，認為只要有熱供給溫差頭就行了，于是就开始試驗。第一次，怕燒壞發電器，火力不敢加大，沒有成功。第二次，加大了火力，連爐子鐵皮都燒紅了，還是發不出電來。后来我們把發電器从爐子上搬到桌子上來冷却，一兩分鐘後，扳動發電器的接線，收音機中有点“咔嗒”聲。我們根據半導體發電器發電的原理是由于要有溫差，並對試驗情況又進行了研究。發覺是由于鐵爐的輻射熱把發電器的冷端也烤熱了，因此就沒有溫差，自然就發不出電來。后来我們想了一个临时办法，在爐面上糊上一层兩三寸厚的泥巴，以隔絕爐面的輻射熱，这一次試驗成功了。

目前存在的問題是一爐炭燒不了多久，用來記錄新聞還要加炭，例如收中央台時，就要加兩三次。

用木炭代替煤油雖是件小事，但對交通不便，煤油供應不上的山區，就有現實的意義。

(四川酉阳县广播站)

微法，如無此容量的電容器，凡200微微法至500微微法的已知電容器都可適用，方法是先把“K”短路，調整 $R_{13}$ 使表針滿度（即原來歐姆表的“0”位），然後在測量接線柱上接上已知電容器，適當增減 $C_{12}$ 的容量，使已知電容器的容量與表面上的電容量刻度符合，在改變了 $C_{12}$ 的容量之後，電表滿度的位置應重新校正，這樣反復校驗，直至已知電容器的容量與表面刻度完全符合為止。中間部分校准之後，其他部分也就符合了，校完一檔再以同樣方法校准其餘兩檔，然後將 $C_{12}$ 、 $C_{13}$ 、 $C_{14}$ 接入機內固定。

底板上另件排列如圖3，全機外形如圖4。

插口。  
經過這樣改接後，开机時後級擴音機音量調好後，工作時只要控制第一個擴音機的音量，使用方便，失真和雜音基本上消除了。

# 推挽式 三管兩用机

张光炎

用簡單的兩三管机收听音乐节目，总嫌它声音不响亮，音質不够柔和。这里来介紹一只收程远、音量大、音質美，而且又能当作唱片放大机的推挽式三管兩用机。線路如圖1。用一只国产 $6H2\pi$ 高放大因数双三極管作推挽式再生检波，效果比一般單管再生检波好。另用一只 $6H1\pi$ 中放大因数双三極管，將它的一个三極部份作推挽式低放前的激励級，另一三極部份担任电源整流。末級推挽式低放也是一只 $6H1\pi$ 中放大因数双三管。

本机检波回路里調諧用的 $C_1$ 可变电容器是跨接在 $6H2\pi$ 的二个柵極上，因此 $C_1$ 的动片不接地，裝置时應該用絕緣物与鐵底板隔离。回路里的 $R_1 R_2$ 兩個柵漏电阻之間的誤差最好不超过5%。 $L_1 L_2 L_3$ 可利用一只圓筒式三回路線圈，將柵極線圈与再生線圈各鋸上一个中心头便成。 $T_1$ 是一只倒柵变压器，次級上下兩個头相位恰好相差 $180^\circ$ 。在要求不太高的情况下，也可以用普通1:2低頻变压器代替，只要將变压器的初次級对調，接成降压式。再在对調后的次級上跨接二枚阻力相等的串連串阻，如圖2。 $T_2$ 輸出变压



器初級最好能配合 $6H1\pi$ 作甲乙<sub>1</sub>类低放时的負荷屏阻。在要求不太高的情况下，也可以用兩只初級阻抗較高的單端式輸出变压器，將它的初級串連，次級並連代替推挽变压器，如圖3。

$T_3$ 电源变压器初級配合当地

电源110或220伏。次級高压組250伏75毫安。灯絲組6.3伏2安。整流后直流高压在 $6H1\pi$ 的陰極輸出，用一只 $2K5W$ 綫繞电阻和兩只16微法电解电容器來平滑輸出脉冲电流。 $R_9$ 是扼制流經 $6H1\pi$ 柵極的高峯电流，防止柵極損壞。

本机收听广播时，除了本地电台外，远程电台的播音也能清晰地收到，显示出推挽式检波的优点。在作唱片放大机时，音量宏大，音質柔和动听，高低音都能在喇叭里發揮，又显出了推挽式低放的妙处。

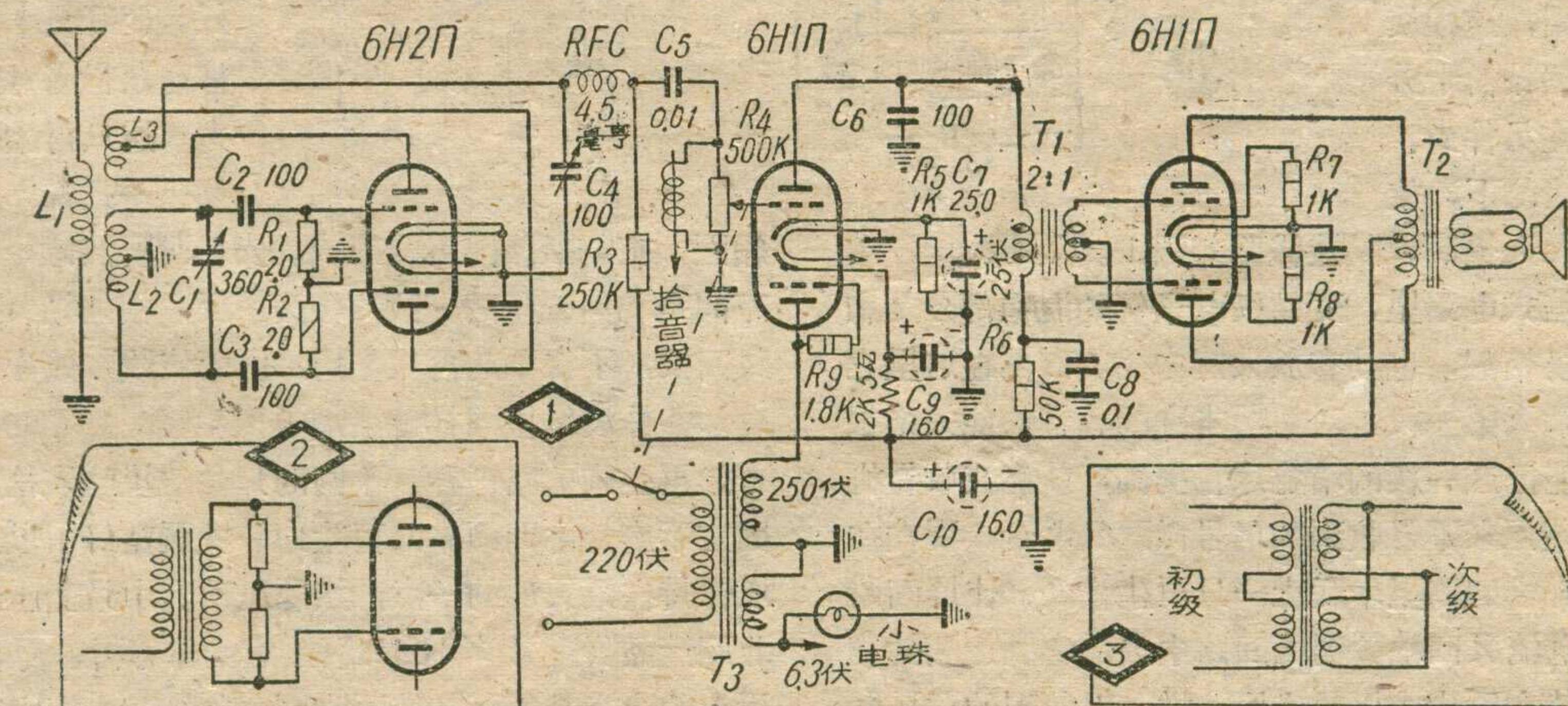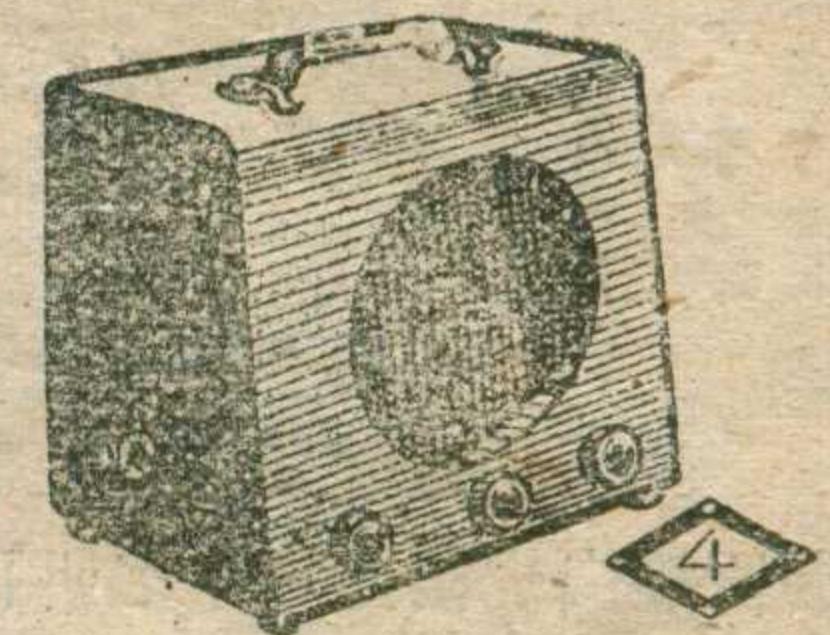笔者把机件直接裝在一只8吋喇叭箱里，喇叭箱上半部裝一只 $6\frac{1}{2}$ 吋永磁喇叭，下半部安放机件。喇叭箱前面开三个孔，把兩只活动电容器和电位器的柄伸出来，裝上旋紐。电唱机的插口裝在側面，如圖4。如果有一只匣子比較寬敞的电唱机，把这架三管兩用机安装在电唱机的木匣里也很适宜，不过喇叭的口徑就不能用得太大，否則木匣就要容納不下了。



## 用理髮吹風机来驅散潮气

我們在接修的交直流收音机和扩大机中，有很多是由于振盪部件受潮，引起变頻級的本地振盪不良，只能收到个别强力电台。这种故障在机內發热量較小的直流收音机中更易發生。遇到这种故障只要把受潮

另件，如振盪線圈、垫整及补偿电容、波段开关、灯座等上面的潮气設法驅散，振盪就能恢复。我們采用理髮用的电吹風机来驅散潮气，效果很好。一部机子只要吹上5至10分鐘就修好了。它的优点是潮气蒸發快，使用起来很方便，只要將吹風口对住受潮机件慢慢移动即可。但应注意吹風口和另件不宜靠得太近，吹的时间不宜过長，否则对另件有損害。（馬毓定）



# 外差式电路里增加再生的試驗

李健

我們已經學習過：在柵極檢波電路里，在電子管屏極輸出端接上一個名叫再生圈的回授線圈，使它和柵極回路里的調諧線圈交連起來，這時屏流中的高頻成分通過這個回授線圈，便會在柵極回路的線圈上感應出電動勢來。這樣兩個線圈間交連超過了一定程度時，還會使這一電路激發產生自激振盪。但是在交連回授小於恰好開始產生振盪的臨界值時，收音機的靈敏度和選擇性會顯著地增加而達到最高點。這就是再生式收音機的特點。那麼我們是否能把這樣的回授方法加用在外差式電路里，來使外差式和再生式的優點合併起來兼而有之呢？現在就談談我這方面做過的試驗。

試驗中是用一只1A2Π和一只1B2Π裝成一具簡單的外差式機。用1A2Π變頻，1B2Π接作柵極檢波。有中波和短波兩個波段。在變頻和檢波級里都加上了再生線圈，這樣使得整個電路結構十分緊湊，能在零件少、耗電省的情況下，使收聽效果大大提高。試裝線路如圖1。

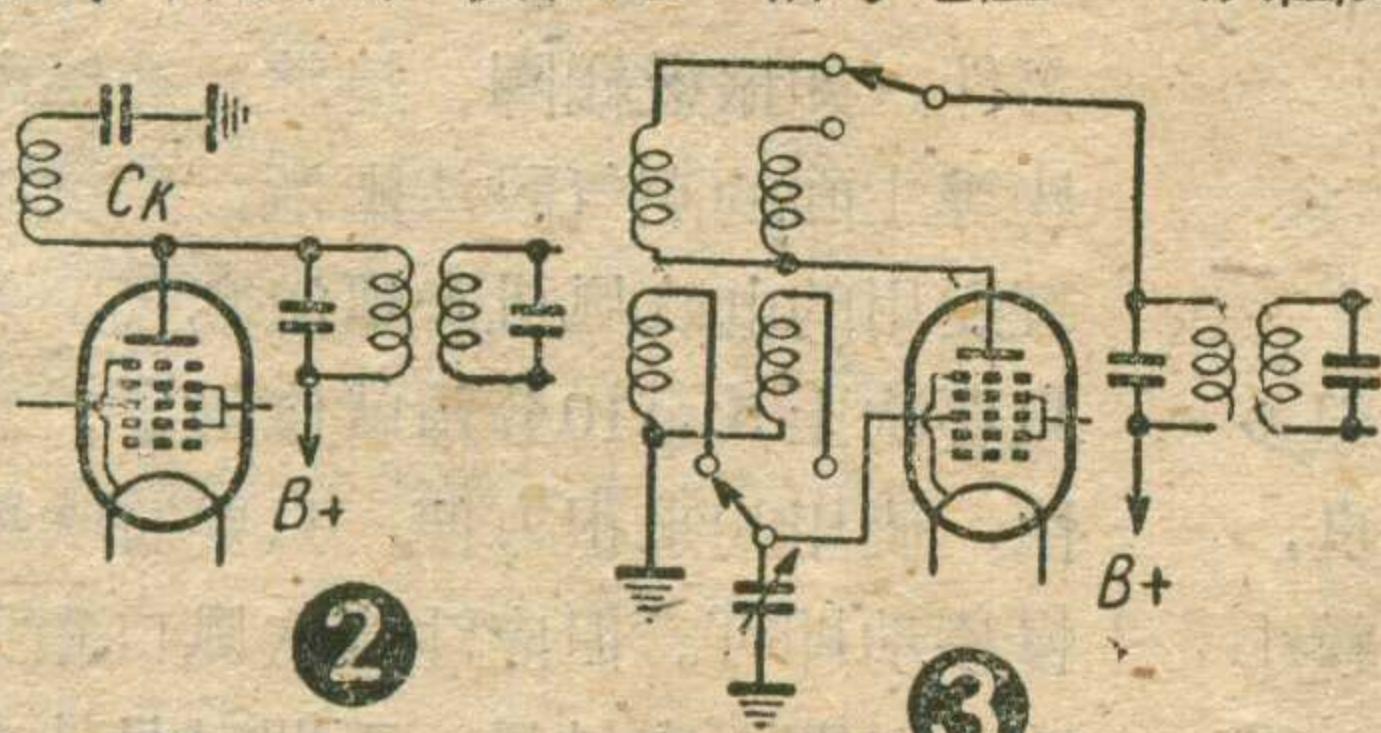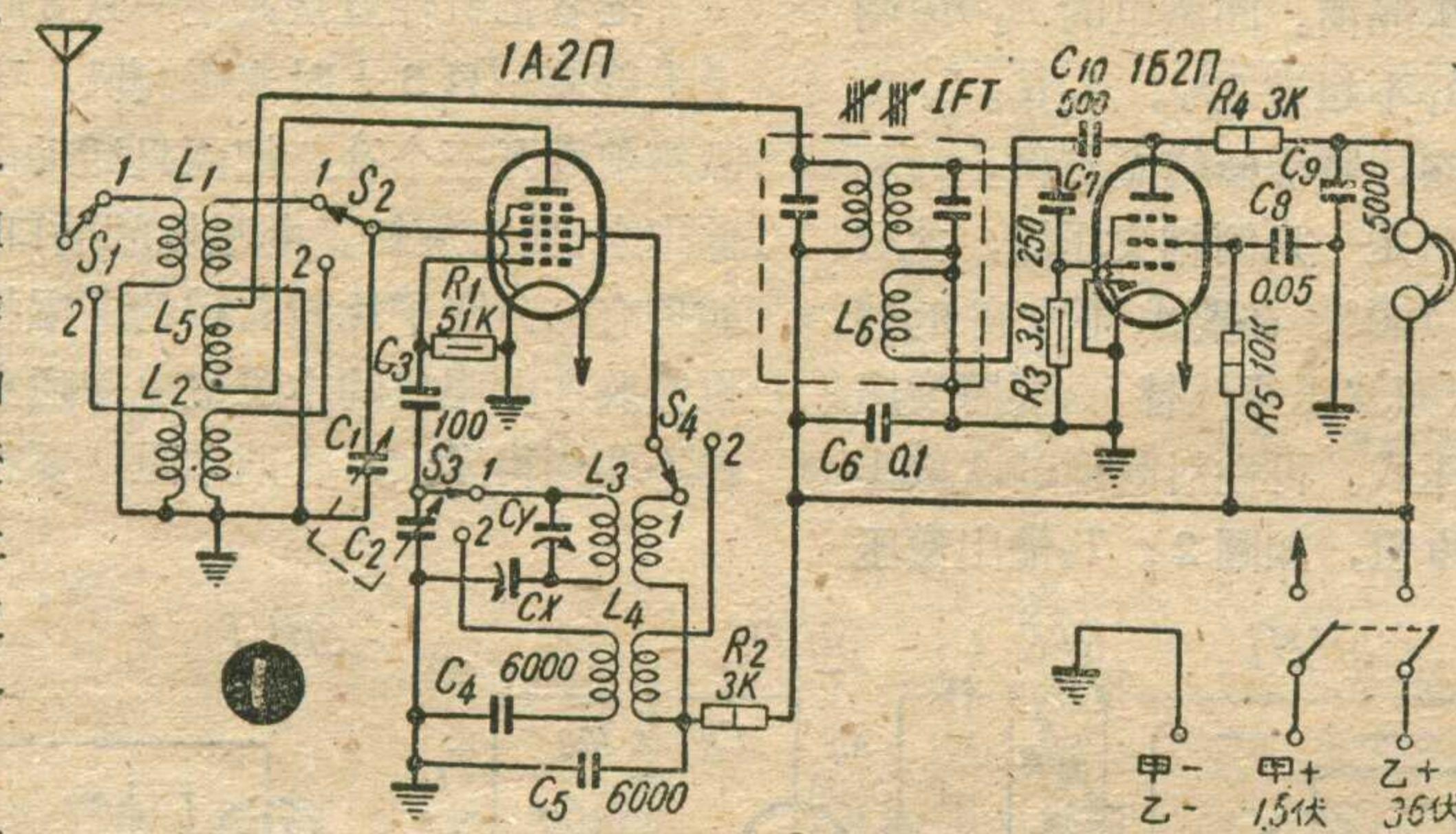在外差式電路里，變頻級電子管的混頻部分是和高頻放大級相似，也具有放大能力的。而且在這裡它是收音機輸入第一級，對機器本身的收音效能關係很大。如果能把這一級的增益盡量提高，就能使收音機多收到一些原來不易收到的信號微弱的電台。現在在這一級的屏極回路里串聯上一只再生線圈，使屏回路里的高頻電流又回輸到柵極回路中去，它們之間的相位相同，就和再生式機的作用一樣，對收到的信號電壓連續進行放大、回授、再放大，使得這一信號電壓大大加強。試驗的這只收音機可以收聽中波和短波兩個波段。中波波段線圈( $L_1, L_3$ )是美通610R，短波波段線圈( $L_2, L_4$ )



是美通640R。在這樣兩波段電路里加裝一個合適的再生圈比較困難。我曾經按圖2、圖3和圖4的接法作過不同的試驗。按圖2接法，靈敏度不但沒有增加，反而很差。原因是變頻級屏回路中輸出的是中頻和高頻，再生電容器 $C_k$ 對它們同樣起着旁路作用，因而減弱了輸出增益，使效果反而降低。按照圖3的接法同樣也不能使人滿意，因為中波和短波的兩個再生線圈是和中頻變壓器的初級串接着的，兩個線圈的圈數和電感量並不一樣，使中頻變壓器在調整上顧此失彼，難以調準，而且使電路中除有四刀雙擲的波段開關以外，還須多有一個單刀雙擲開關，來使再生圈隨着轉換。只有圖4的接法才比較合理。這裡中、短

波兩個波段共用一個再生圈( $L_5$ )，在底板上把它固定在 $L_1$ 和 $L_2$ 之間的一個適當位置上，使它和 $L_1$ 與 $L_2$ 各有一定的距離，如圖5中的 $X_1$ 和 $X_2$ 。這兩個距離調整得好，便可使中短波段都能獲得滿意的再生力。這只再生線圈是用另一只610的天地

線圈，把初級線圈拆除而成。安裝時要注意 $L_5$ 的繞線方向是和 $L_1$ 、 $L_2$ 的一致，線頭接反，相位相反，成為負回授，不但不起再生作用，反而使收音效率降低。

在檢波級同樣也增加了再生線圈，它的作用和普通再生式電路一樣，不同的只是這裡輸入檢波的是固定不變的中間頻率，再生力一次調整好了以後，可以保持在最靈敏的一點，無須再動。中頻變壓器是華北廠產品（型號ZP03-1），它的體積小，Q值高，更大的優點是便於加繞再生圈。加繞時先把中頻線圈從圓鋁罩裡輕輕地抽出來，在柵極線圈（有綠和黑色引出線的）背面的塑膠管上用0.1—0.3毫米徑絲包線、紗包線，或良好的漆包線和柵極線圈同一方向亂繞30—35圈，一端與變壓


器的背板連接，另一端接至中頻線圈的中心抽頭，並與中頻線圈的中心抽頭連接。這樣就完成了一個再生圈。當變頻級的屏流增益提高時，再生圈的增益也會隨之提高，這時就可

器黑色引綫相接通地，一端穿上套管引至外面。

**制作** 此机可以裝在一个 $130 \times 100 \times 60$  毫米的三合板木質底板上，底板上面另件按圖6布置。 $L_3$ 、 $L_4$  線圈，波段开关  $S_{1-4}$ ，补偿电容器  $C_y$ ，垫整电容器  $C_x$  以及其他电阻电容器都裝在底板下面。电源甲电用 1.5 伏單节手电筒电池供給，乙电只需 36 伏，便可在中、短波段滿意地工作，可用十二节 4 号小电池（每节 3 伏）串联起来使用。

**校驗調整** 此机由于电路里有兩級再生，調整起來比較复杂，同步的要求也比較高，步驟如下：

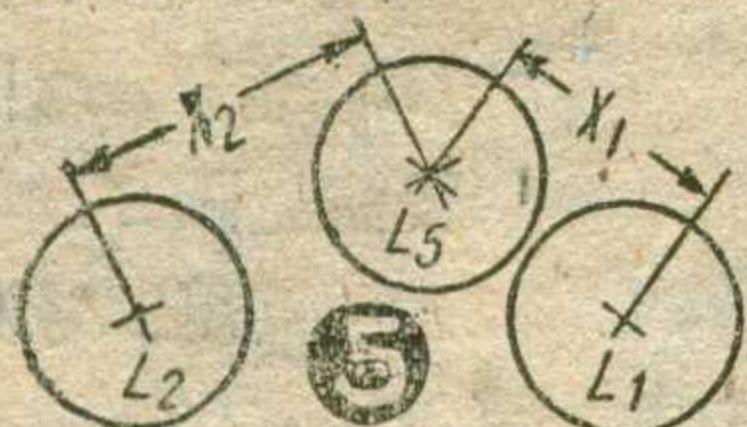(一) 將波段开关旋在中波段上，垫整电容器  $C_x$  不接，另用一只 400 微微法固定电容器代替，旋动双連电容器  $C_1$ 、 $C_2$ ，調諧收听一个像中央 640 千周这样频率較低的电台。



(二) 在变頻級使再生線圈  $L_5$  先和中、短波天綫線圈  $L_1$ 、 $L_2$  远离。在检波級將 1B2Π 的帘栅电阻  $R_5$  拆下，換上一只 3—5 兆欧的电阻，这样使全部再生裝置的作用降至最低。

(三) 在調到低頻电台后，慢慢地調整中頻变压器的兩只螺絲，使音量最大。

(四) 調整变頻級的再生力：先把再生圈  $L_5$  固定，在中波段的频率高的一端收听一个电台，將  $L_1$  線圈緩緩地移动向  $L_5$  靠近（即調整圖 5 中的距离  $X_1$ ），至灵敏度最高而又沒有嘯叫声的一点时，便將  $L_1$  固定在这里。然后將波段开关旋到短波段上，同样收听频率較高的一个电台，將短波天地綫圈  $L_2$  慢慢地向  $L_5$  移近（即調整圖 5 中的距离  $X_2$ ），也同样至最灵敏而杂声最少的一点固定下来。調整时注意應該使交連的程度稍为松一些。否則日后更換乙电池，电压强些，便会产生叫嘯声，影响正常收音。这一阶段調好以后，还須把中頻变压器螺絲重新調整一下。

(五) 双連电容器  $C_1$ 、 $C_2$  同步的調整：將波段开关旋至中波段。另用一只容量不小于 250 微微法的單連可变电容器和一只單刀双擲开关，按圖 7 临时接到線路里，同时將作第一步校驗时加用的 400 微微法固定电容器撤下来，重新鋸上垫整电容器  $C_x$ 。然后先調整频率低



的部分，①旋單刀开关于 A 位置，收听到一个频率較低电台。②旋單刀开关至 B 位置，轉動單連电容器  $C_D$ ，使上述的同一播音出現，再轉動双連电容器至声音

最响的一点。如轉動时感覺声音变动不够敏锐，可將天綫拆去再調。③旋動單刀开关回至 A 位置，調整垫整电容器  $C_x$ ，再使同一播音出現，这时表示双連电容器在频率低的部分已經調好同步。現在再調整频率高的部分，①旋單刀开关于 A 位置，收听频率較高的一個电台。②旋單刀开关于 B 位置，轉動單連可变电容器  $C_D$ ，使同一播音出現，再轉動双連电容器至声音最响的一点。③旋單刀开关回至 A 位置，調整补偿电容器  $C_y$ ，再使同一播音出現，这时表示双連电容器在频率高的部分也已經調好同步了。但是調整高頻以后，低頻部分又会稍有变动，所以应按以上步驟，反复地調整一二次。調好以后，將圖 7 虛線內临时加添的另件拆除，仍按圖 1 線路接好，此后  $C_x$  和  $C_y$  就不必再动。短波部分同步的要求不高，所以不必調整，最后把中頻变压器的兩只螺絲再在收听频率低的电台时，稍稍調整一次。

(六) 調整检波級的再生力：把 1B2Π 的帘栅电阻  $R_5$  适当增減（按圖 1 所示用的是 10 K），以调节这一級的再生力达到适当的地方。


**結語** 这只收音机調整好了以后，用耳机收听中、短波段时的灵敏度和选择性可以和交流五灯机相比。在北京西郊只用一根簡單的天綫，地綫不接，

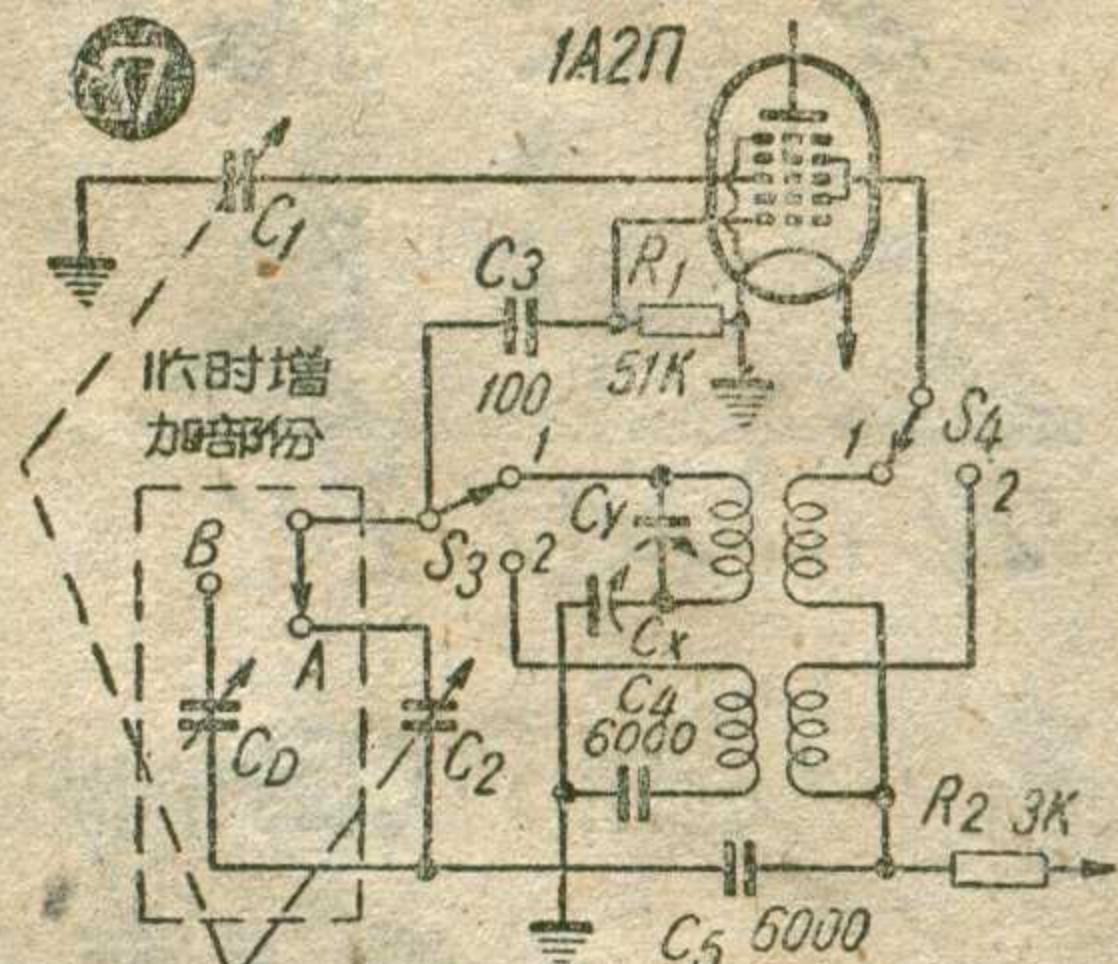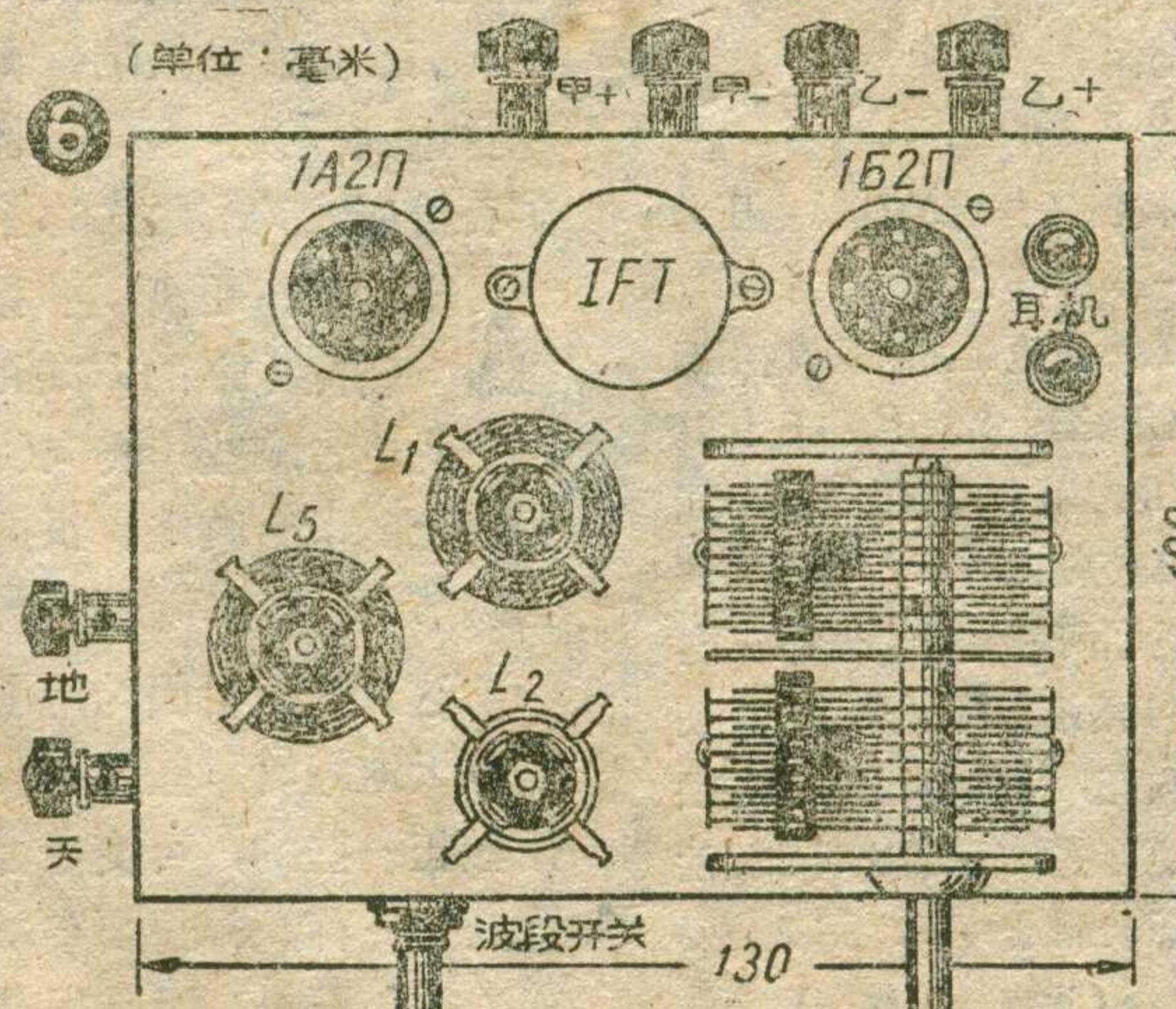中波段在早晨白天能收到天津、唐山、河北等电台，傍晚以后就能多收到山西、陝西、內蒙古、辽宁、山东以及四、五个外語电台。由于选择性好，所以有些电台虽然信号很弱，但也不致受中央台的干扰，这是一般簡單收音机所达不到的。此机只用了兩只小型省电管，沒有低頻放大級，所以一般只适合用耳机收听，用电很省，甲电的消耗只和一只用 2 Π 2 Π 的單管机差不多。


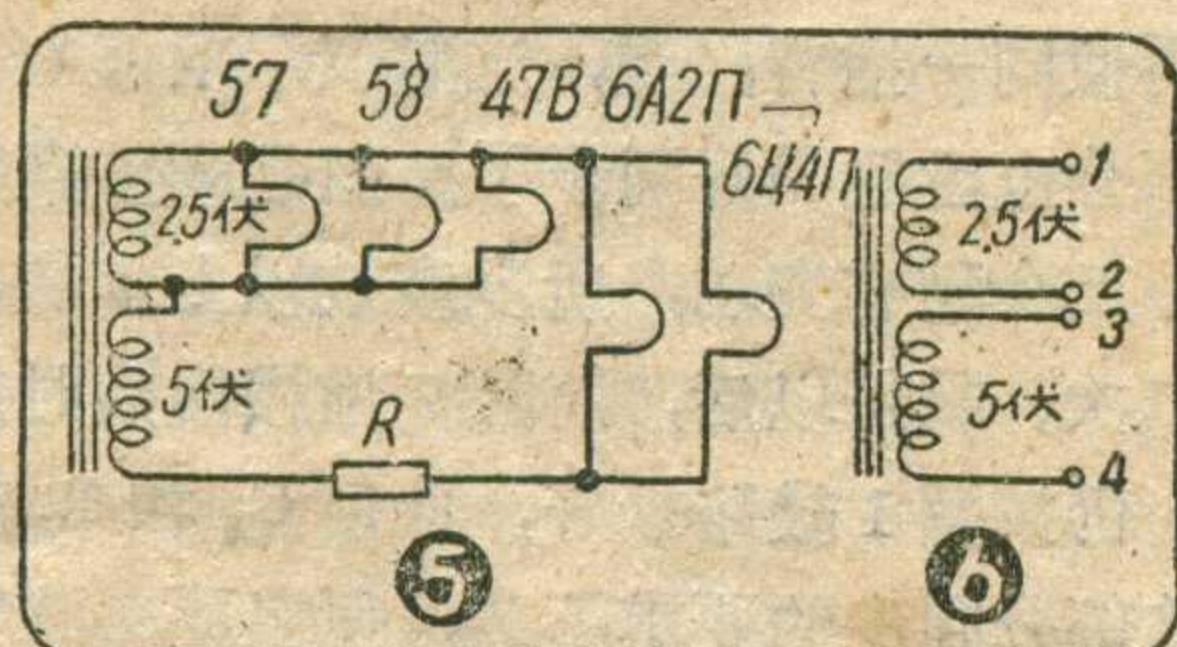
## 把旧式日制收音机 改造得更好

今年本刊第4期和第6期里談到的把旧式日制收音机改装成外差式和变頻管灯絲电源供电的几种方法，我認為除此以外改为超外差式机时变頻管采用6A2Π並把整流管12F同时换成6L4Π比較好。这两种管子市上都有業余品出售，价格低廉，花錢不多。需用的6.3伏灯絲电源可以按下述方法解决，不必改动原有电源变压器。在原电源变压器上把2.5伏和5伏的两个繞組串联起来按圖5接用。兩組串联共得7.5



伏，用电阻R降压可得6.3伏。6A2Π的灯絲电流为0.3安，6L4Π的为0.6安，总共为0.9安。这只降压电阻R的阻值按照欧姆定律計算应为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{7.5 - 6.3}{0.9} = \frac{1.2}{0.9} = 1.33\text{欧}$$

但是还应考虑到有时会拔掉6L4Π，这时6A2Π的灯絲电压可能会过高。一般6.3伏电子管灯絲电压变更允许范围为±0.6伏，我們應該考慮R的最大值

$$R_{max} = \frac{7.5 - 6.9}{0.3} = \frac{0.6}{0.3} = 2\text{欧}$$

降压电阻R为2欧时，两只电子管同时工作时的灯絲电压为

$$U = 7.5 - 0.9 \times 2 = 7.5 - 1.8 = 5.7\text{伏}$$



这还没有低过允许范围。取得2欧的降压电阻，可以利用旧电爐子的鎳鉻絲的一段，量得2欧取用。至于2.5伏和5伏綫圈串联时極性的鑑別方法，可按圖6把兩個繞組出头編号，先把2和3兩端接連起来，把1和4輕輕碰一下，如觀察到有明亮的火花，說明極性是对的。为了可靠起見，改变一下，把1和3兩端接連起来，再看2和4兩端相碰时是否产生明亮的火花，如不产生或产生較暗的火花，則証明上一种接法是正确的，如这次的火花較上次的更亮些，說明这次的接法才是对的。当然如有适当的交流电压表測量一下，那是更妥当了。

(北京 王緒榮)
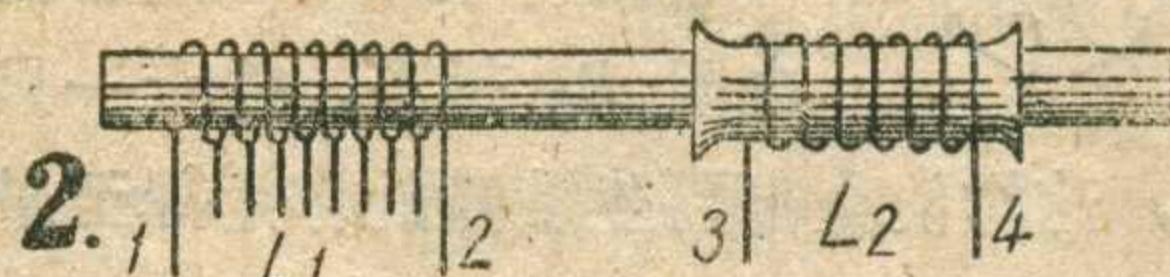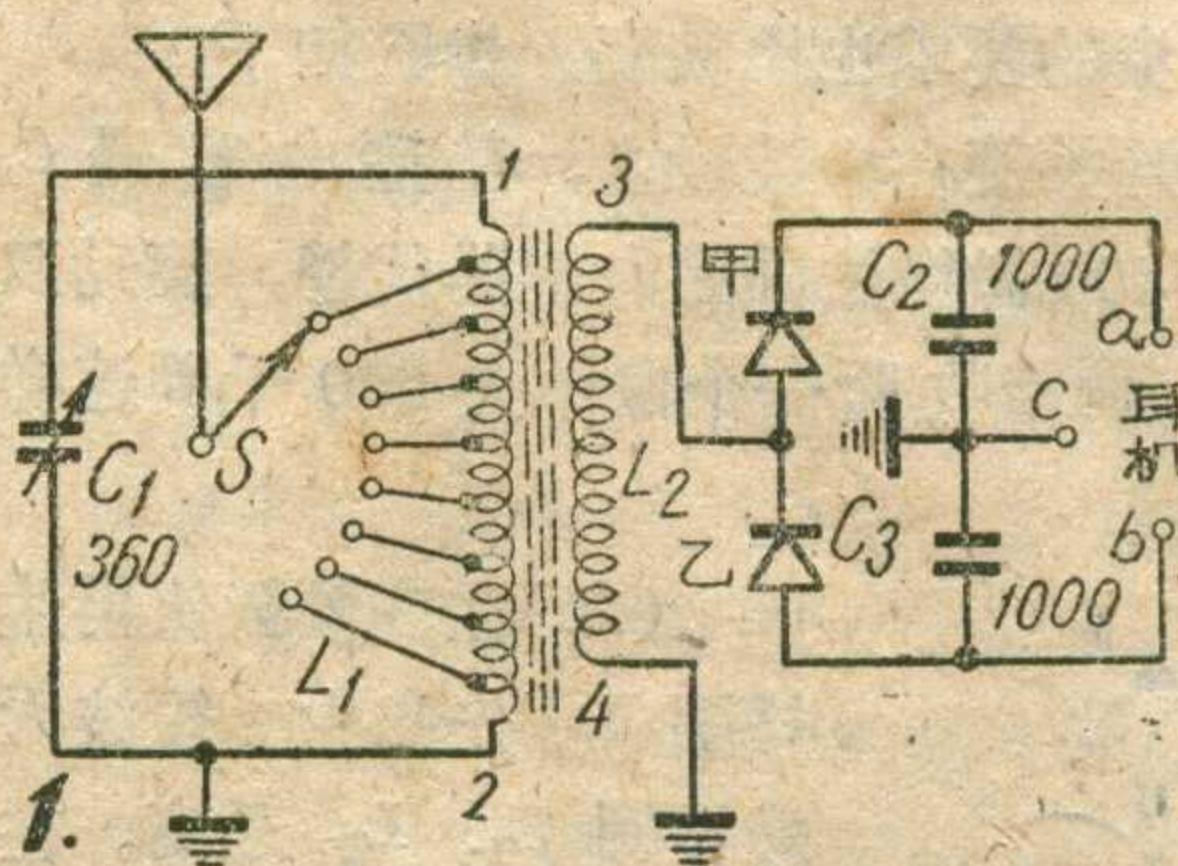
## 滿意的矿石机

王長振

我制作的这只矿石机收音效果比較好，在上海近郊收听，用比較簡單的天綫和地綫，上海各个电台都能收到，还可以收到中央人民广播电台的两种节目，声音还很响亮，各电台分隔得也很滿意。



这只矿石机線路如圖1。它采用华北厂的M4型磁性瓷棒繞制綫圈。磁棒直徑10毫米、長140毫米。綫圈繞法見圖2。L<sub>1</sub>是用英規24号漆包綫直接密繞在磁棒的一端，这样可以減少漏磁，提高綫圈效率。L<sub>1</sub>共繞56圈，每7圈抽一头，首尾用黃蜡布压紧牢固，綫圈上面塗上一层万能膠。L<sub>2</sub>用同号漆包綫繞在預先裹在磁棒上的厚紙筒上，使它可以在磁棒上左右移动。这只綫圈也是密繞56圈，它不起調諧作用，只是与耳机取得匹配，并和L<sub>1</sub>作最适当的交連，以取得最好的灵敏度和選擇性。检波器使用二只活动矿石作为倍压式检波。裝接好以后試听时，接上天地綫，先把調諧电容器C<sub>1</sub>和分綫器S轉到中間，把L<sub>2</sub>向L<sub>1</sub>靠近，將耳机插在a和c二孔內，撥动矿石甲的探針，使能收到电台播音，再轉动C<sub>1</sub>对准一个电台，再撥动矿石使声音达到最响的程度。然后將耳机插入b和c兩孔，用同一方法把另一矿石乙也調得最响。調整时注意把两个矿石的响度尽量达到一致。調好后將耳机插入a和b兩孔，这样矿石机便成为倍压式的了。調节L<sub>2</sub>时，距离L<sub>1</sub>近聲音可以响些；距离L<sub>1</sub>稍远，则選擇性要好些。当分綫器S轉向(1)的方向时，对于收听频率在800千周以下的电台响些；轉向(2)的方向时，则收听1200千周以上的电台响些。根据收听地点和环境的不同，适当調節C<sub>1</sub>、S和L<sub>2</sub>便可得到最滿意的結果。


这只矿石机因为用了磁性瓷棒，綫圈Q值較高，所以天地綫簡單些也可以滿意地收音。制作时接綫要用較粗一些的，可变电容器C<sub>1</sub>最好是用空气絕緣介質优良的一种，鋸接要牢紧，这样損耗減少，对無放大能力的矿石机來說是很有益的。

# 自制照明显度盤

在自制的簡易交流收音机上，加裝一只用指示灯照明的度盤，使用起来既便利又美观。这只度盤制作簡單，材料易找，还不費多少錢。

(一) 圓框：用一个大型塑料瓶蓋(如廣告画顏料瓶蓋等)，在它的頂面上留出2~3毫米的邊緣，將中部挖去，並將邊緣打磨光滑。再將側面高度一半的部分用銼銼薄以便插入面板圓孔內。制成功后如圖1。

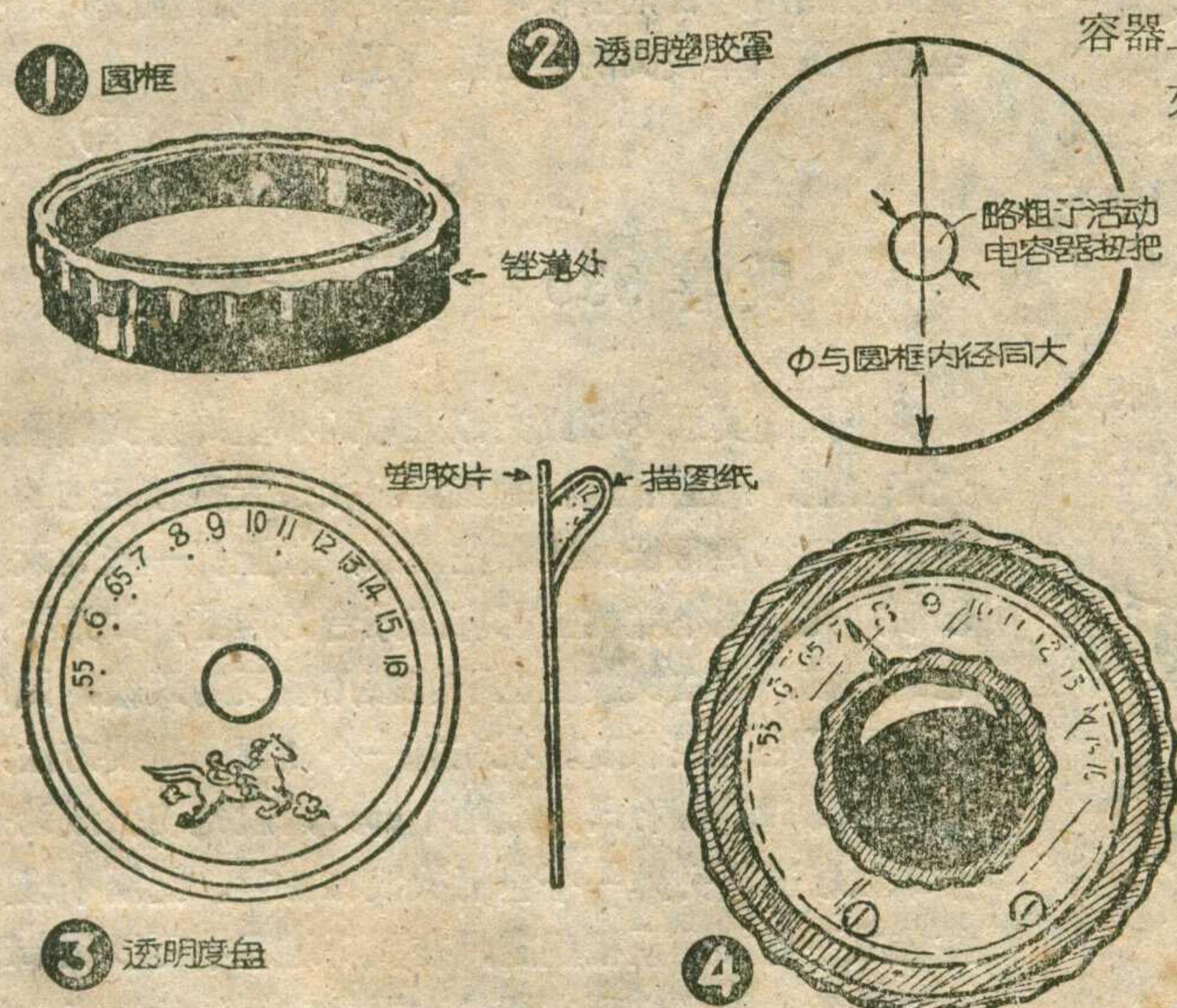(二) 透明罩：用透明塑料片一塊(如化學證明夾等)，按圓框的內徑剪好，要以能恰好裝入圓框內为




合度，不可太紧或太松。並在当中鑽一个圓孔，使电容器柄可以从中伸出(圖2)。

(三) 刻度盤：用半透明描圖紙一塊，按圓框直徑同大用圓規在上用墨色和彩色画出圓線、刻度和裝飾花紋等，在描圖紙的另一面上用綠色水彩顏料淡淡地塗勻，再將它仔細地用快干膠貼在圖2的透明塑料板上，在当中仍要鑽一个圓孔，以便电容器扭柄伸出如圖3。

安装时，先在机箱面板上，以活动电容器扭把为圆心，画出圆来挖空。此圆要恰好能使圆框銼薄部分可以插入，然后将圆框嵌入孔内；圆框内塞入透明罩片，并用有弹性鋼絲一段弯成圆形压在后面，以撑住透明罩使其固定；刻度盤要先把活动电容器扭把从孔中伸出，端正后可用膠或在下半部鑽眼用螺絲旋在电容器上的螺孔上。再用铁片剪一个指針上塗彩色油漆夾在电容器扭把上。最后将机座对准机箱装入箱

内，在电容器扭把伸出圆框的部分上装上旋钮即告完工。如圖4、5。

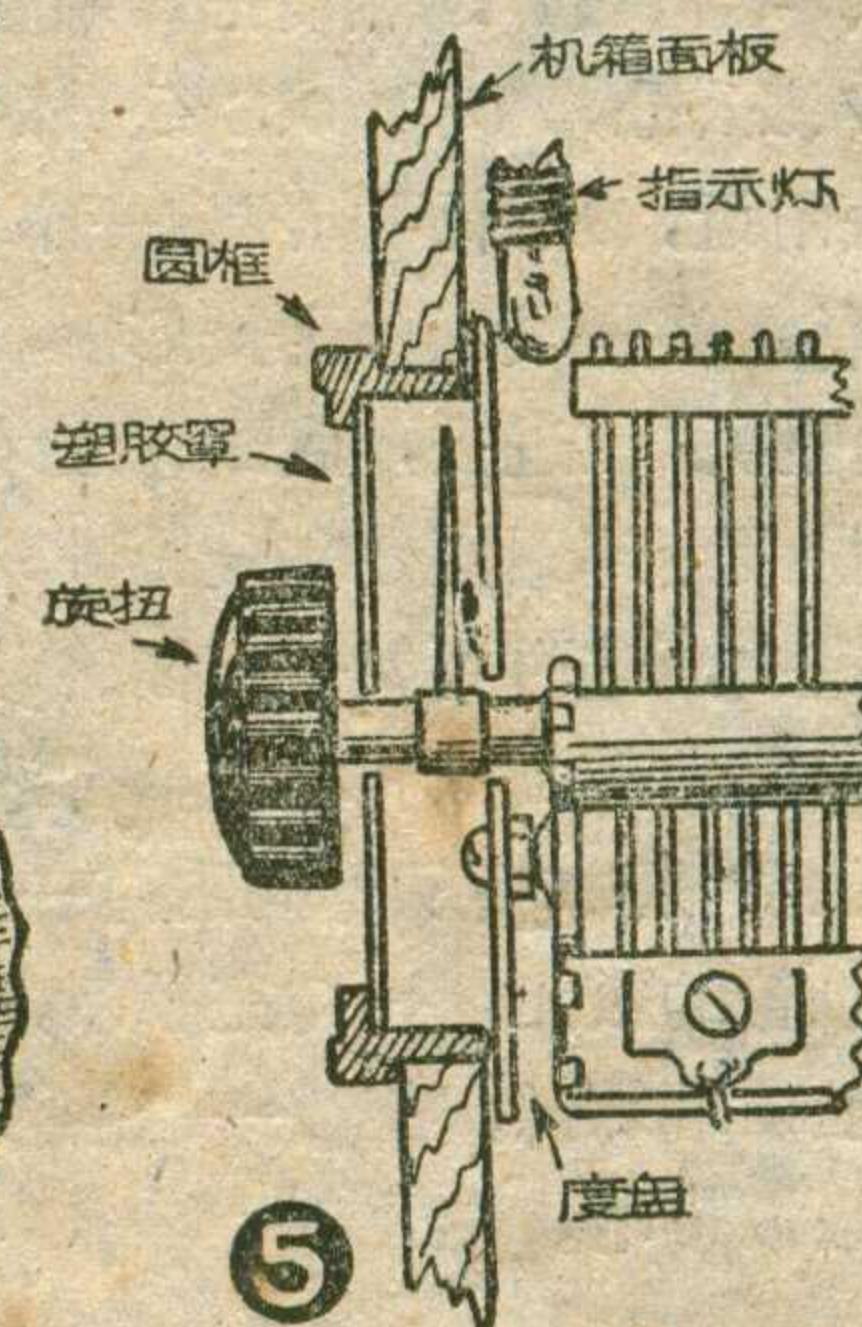

(徐俊業)

以上共需瓶蓋一个、透明塑料片兩小塊、描圖紙一小塊、洋鐵片一小条。如注意节约找廢料用，可以分文不化。

## 美好的綫圈架


坏了盖的塑膠制香烟盒可以用来做成多波段外差式收音机的綫圈支架。使用它既能防尘，又能使接綫減短，外表还很美观。

制法如附圖所示，先将烟盒盒底部分沿粗虚綫截去，然后倒轉过来，在底部适当地方按需要鑽上二或三个孔，用来穿过綫圈螺絲，使綫圈在盒里固定住。盒的上部兩側各裝一只金屬直弯角。制成功后，先将綫圈鉗上各色塑膠導綫，然后按裝到盒內。使用时用螺絲將盒固定在底板上面，因为綫圈是接头向下的，所

以引綫穿过底板便可与波段开关相接了。

这样制成的綫圈架可以容納美通610、620、630、一套綫圈三只，或是M-81和M-84的一套綫圈两只。

(孙景远)

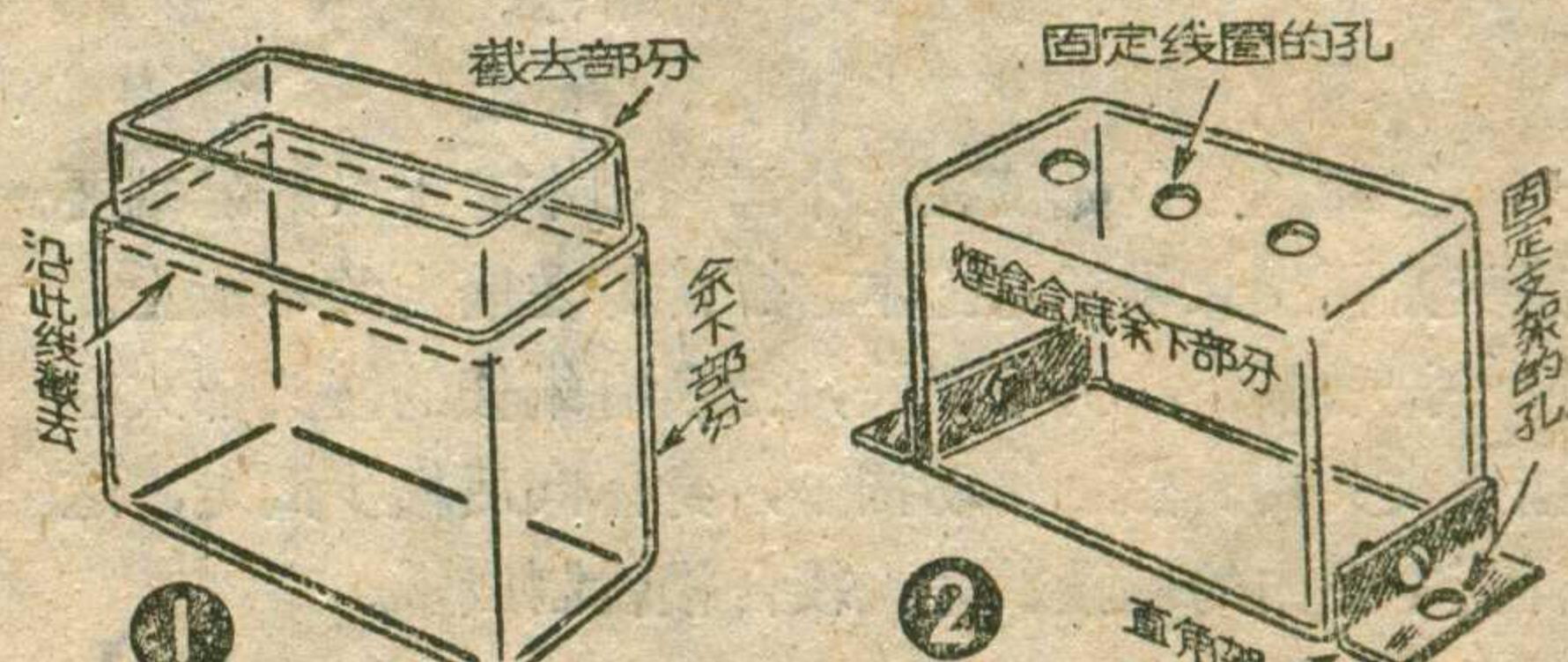

## 再生力不足的补救办法

### 爱好者小制作




Aihaohe Xiaozizuo
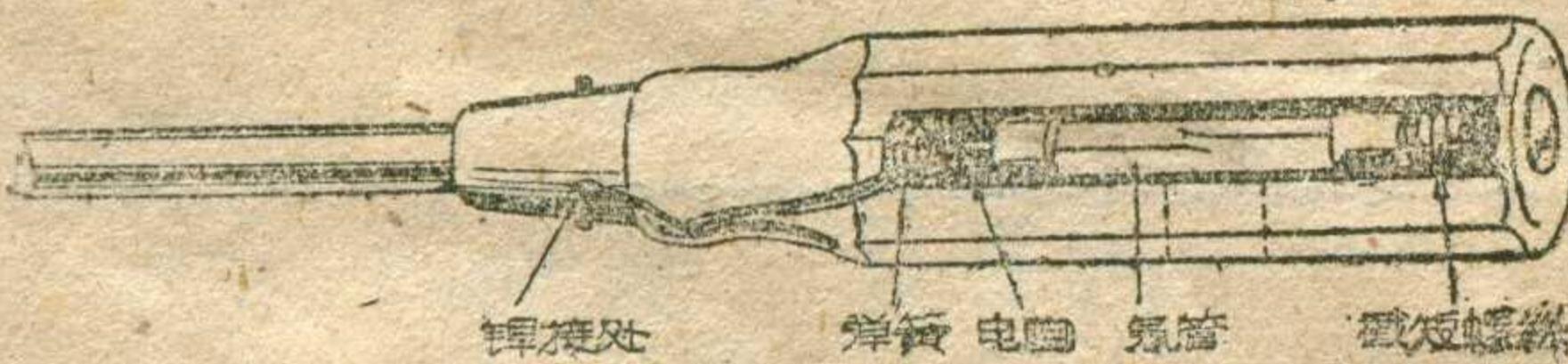
### 自制試電鑿

我們常用的螺絲鑿，如果在柄上裝上一根氖管，可以做成一個試電鑿，使用起來很方便。下面介紹一下制作的簡便方法。

先到電器行內購買一個氖管和一個1—2兆歐的高值電阻（大約只化六、七角錢），然後把螺絲鑿的木柄，沿軸打一個長約7.5公分，直徑0.8公分的圓孔（參看附圖）。在孔底附近，從外面向內鑽一個小孔，然後用有彈性的黃銅絲，使一端卷成彈簧形狀，將另一端穿過小孔，隨後把彈簧拉進去，直到碰底為止。這時可把銅絲的一端拉緊用鉛錫固定在金屬部分。再把電阻和氖管順序裝進去，這時可找一直徑略大于圓孔的螺絲，把它截短一些，旋到圓孔里去。合適後再根據氖管在柄中所在位置，將木柄從外向內打一圓孔，以便從圓孔中能觀察氖管的發光，一切完畢後，裝好即成。試驗時用手指觸頂端螺絲，旋鑿一端觸金屬底板，如氖管發光，則底板帶電。



(蔣偉康)

### 絞合銅線簡法


把銅線分別先繞在幾個洋線團木芯上（開始端要系緊），再用大號洋釘把木芯成排釘在牆上的木板上。取一把手搖鑽，拆下鑽頭，把所有銅線的線頭都夾在搖鑽夾頭內。然後轉動搖手，身體向後緩步倒走，這樣至木芯內的銅線放完，絞合線就製成了。

(超譯)

在簡單的收音機、尤其是低壓收音機里使用336等三回路再生式線圈時，如果再生力不够強，只須把1—2毫米長的一小段M4磁性瓷芯用蠟紙卷起固定在再生線圈內，即可使再生力大大增加。

道理很簡單：加入磁性瓷使再生線圈的電感量增大了，作用和增加線圈圈數相同。但要注意瓷芯不可放入太深進到調諧線圈內，否則會使電台在度盤上的位置變更，甚至收不到頻率較高的電台播音了。

(孫景平)

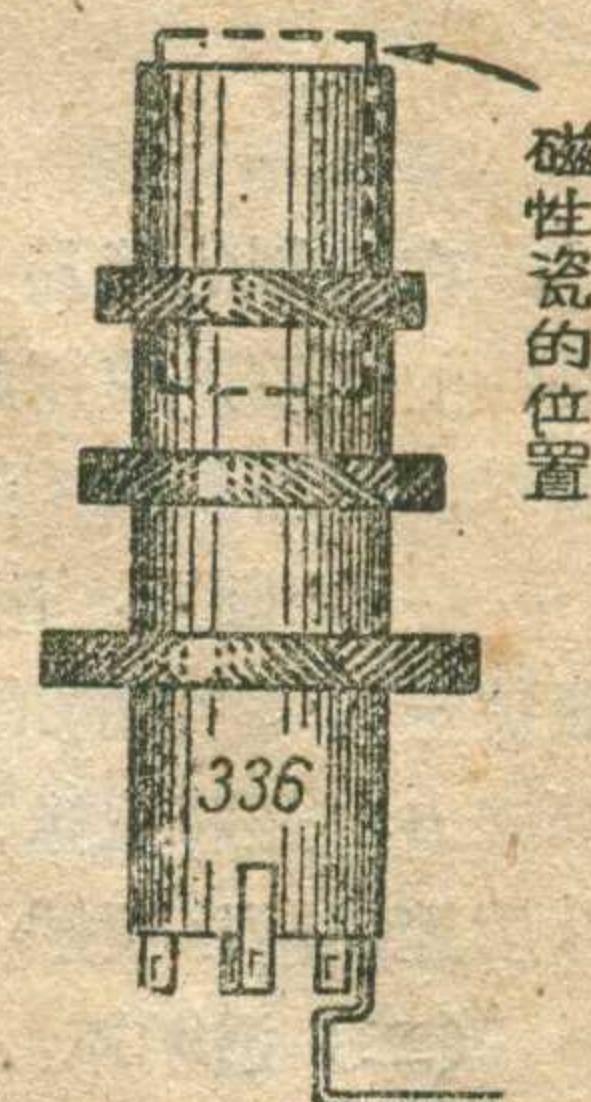

### 改善336線圈的選擇性

使用過美通336或類似型號的小型蜂房式線圈的愛好者們，總會有這樣的感覺：如果天線接在它的初級上，選擇性很低，比如在南京，加上長一些的天線以後，幾乎整個度盤上都有江蘇台的聲音；如果不用它的初級，則在次級上也不能接用較長的天線，因而也限制了它的靈敏度。現在有一個簡便的改善方法，就是將336線圈鋸開，分成兩個部分，就是初級成為一個單獨線圈，另外一個包括次級和再生。把兩個線圈按裝成平行或是互相垂直，在試聽過程中可以調整改變二者的位置，使到選擇性和靈敏度最佳的一點，最後把它固定下來。

(言弓)

### 安裝天線的好方法



這裡介紹一個在窄狹地方安裝天線的好方法：就是將所要安裝天線的銅線一圈一圈的繞起來，在一端上拴上絕緣子，再高高地掛到竹竿上，另一端引下來接到收音機上就行了。銅絲間的絕緣物是銅絲本身日久所生的黑色氧化銅。

這種天線的優點是裝卸都很方便，同時由於天線沒有固定拉起在空間，因此可以隨風向而變更它的方向，對風的阻力很小，天線也就很安全。（范柔遠）

# 158—7A型七灯三波段 交流收音机

——天津市第一电讯器材厂出品


本机是交流七灯超外差式三波段收音机，灵敏度优越，可收听国内外中波及短波电台。备有音调调节装置，装用两只喇叭，声音优美宏亮。另有拾音器插孔，可以放送唱片。

收听频率中波：550—1600千週，短波1：3.5—8兆週，短波2：8—18兆週。

电子管 6A2Π 变频，6K4Π 中频放大，6X2Π 检波及自动音量控制，6H1Π 低频放大及高低音调节，6Π1Π 功率放大，6U4Π 整流，6E1Π 作调谐指示。

使用电源 110伏/220伏 50週交流电源。

额定输出功率 1.5瓦（最大输出可达4瓦）。

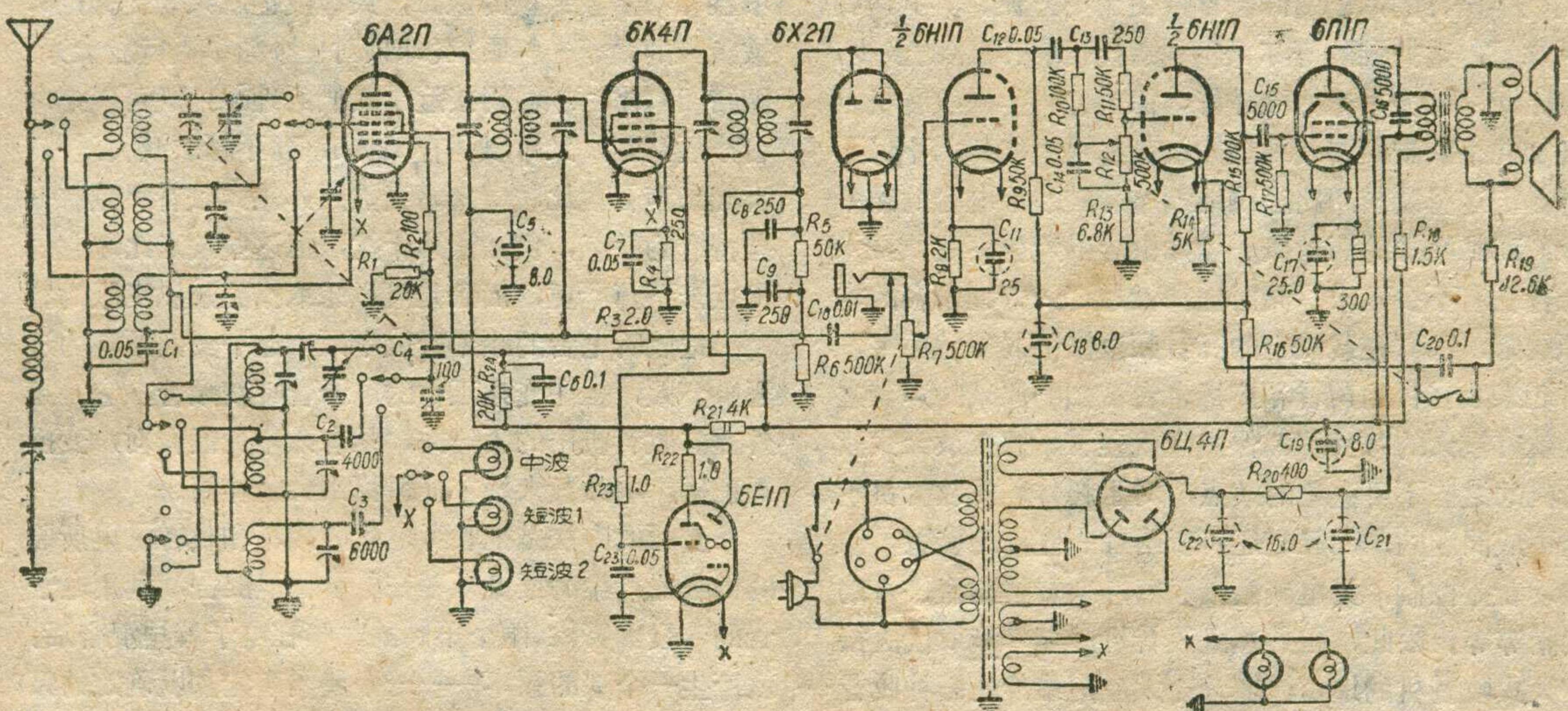

检查步骤和实际修理方法，以及故障发生的原因。并且用了较大的篇幅详细介绍了各种收音机零件的修理方法。是从事修理收音机工作的同志和业余无线电爱好者很实用的一本参考书。

## (無285) 扩大机的使用和修理

左永贵编著

定价0.47元

本书的作者也是一位具有丰富工作经验的老工人。通过这本书系统地讲述了扩大机的工作原理和结构，以及在我国常见的几种扩大机的使用方法（如开关机的步骤、调节程序等）和具体的修理方法。内容通俗具体、切合实用，是有线广播机务人员、工矿企业的扩大机维护人员和业余无线电爱好者一本较好的参考书。

## 資 207 半导体材料的制备

定价0.26元

## 資 220 热敏电阻的制造及其应用

定价0.14元

## 資 231 光敏电阻的制造及其应用

定价0.22元

## 資 232 晶体二极管的制造

定价0.42元

这四本书由人民邮电出版社内部发行。需要这些书籍的读者请持机关介绍信直接向北京东四6条13号人民邮电出版社发行部洽购。

請注意：1958年無線電合訂本因故延至十二月上旬出版，请见谅。

## 苏联电子管手册再版出書

这本手册是介绍苏联各种主要类型的电子管（包括收信放大电子管、发射管、电视摄像管和电视显像管、充气管、晶体二极管和晶体三极管）的技术参数，主要特性曲线，建议采用的工作状态、管底数据和外形尺寸。中译本初版出书后很受读者欢迎，不久即行脱售。为了满足读者需要，现已再版出书，每册定价6.90元，可向各地新华书店或人民邮电出版社发行部（北京东四6条13号）购阅。

## 介绍两本实用的参考书


(無279) 怎样修理收音机 毛瑞年编著 定价0.46元  
本书是由广播事业局服务部一位老工人在总结本身工作经验的基础上写成的。内容比较系统地介绍了收音机故障的

# 无线电爱好者实验室
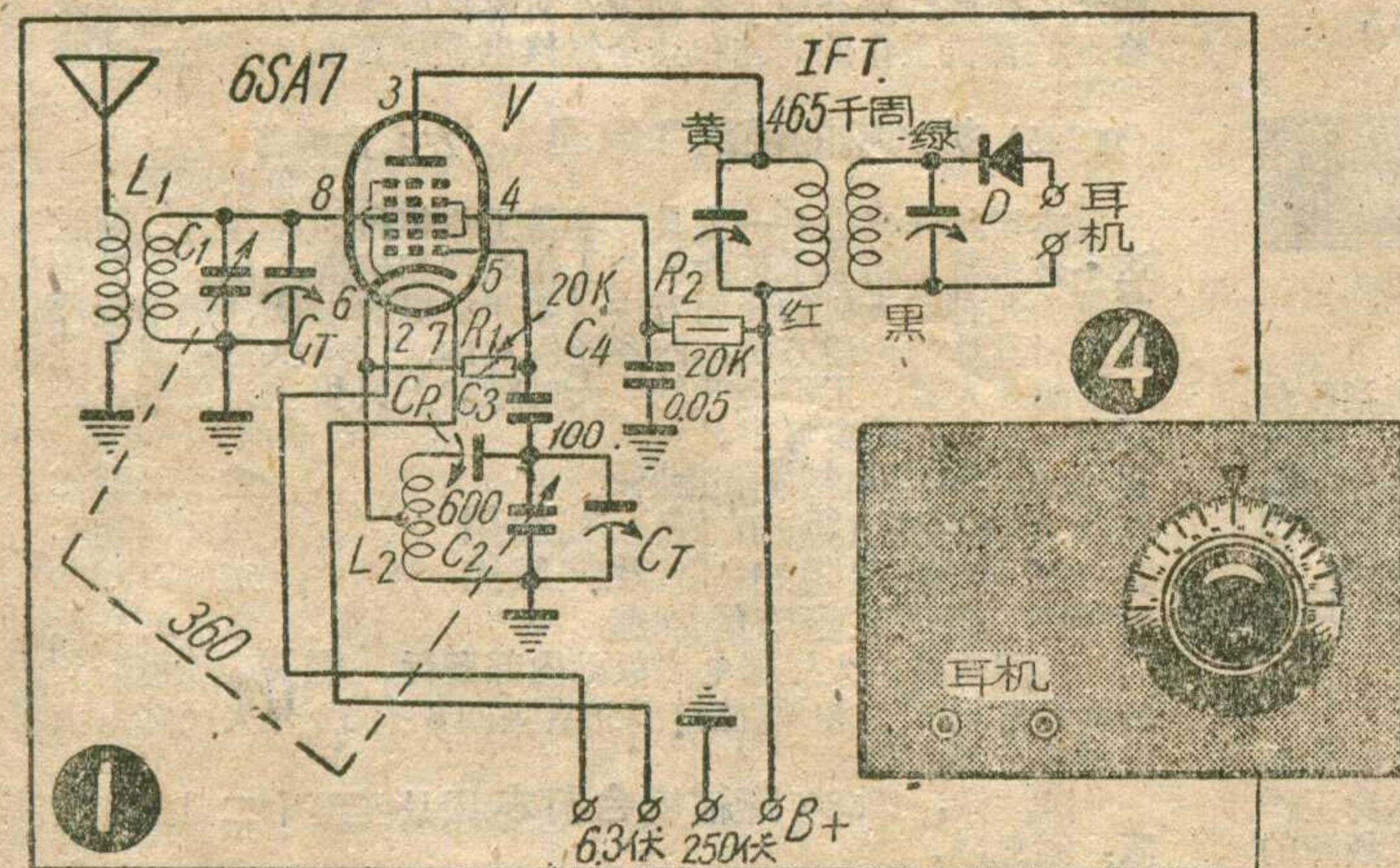
## 变 频 器 的 实 验

慎 虞

**实验前的讲话** 一部收音机的好坏，最主要的指标是灵敏度、选择性和保真度。装过再生式收音机的读者都知道，再生式收音机灵敏度的高低，主要决定于再生力的大小调节得是否合适，再生力调节得过强，就会引起振盪，产生尖叫，破坏正常的收音；调得过低，又兼灵敏度不够，音量很轻。而且再生力的大小，还跟收听电台频率的高低和调谐回路的L/C（电感和电容）的比值有关，在变换收听电台时，还要跟着增强或减弱再生控制，以求得灵敏度最高的一点，可見再生式收音机的灵敏度在收听频段里的高频段和低频端是不一样的，要随时调整，使用不方便。其次，我们知道，选择性的好坏，要看收音机调谐回路的多少，调谐回路越多，选择性越好，但是在再生式收音机上多加几个调谐回路（即加几级高频放大级），不仅不容易把这些调谐回路正确地调整到收听电台的频率上，而且增加的高放级一多，也容易产生振盪，技术上存在着不少困难。同时选择性越好，分隔电台的本领越强，“骑”在载波上的高音频也被削弱得越厉害，听起来收音机的声音和广播电台发出的原来的声音之间就有較大的“走样”，保真度就差了。直接放大式收音机的这些不可避免的缺点，对于超外差式收音机說是不成問題的，而且它还可以附加一些辅助装置，像自动音量控制，光电调谐指示器，杂音限制器，自动调谐等等。因此，超外差式收音机已經日漸取代直接放大式收音机的地位，成为今天应用最广的一种收音机了。




超外差式收音机的特点是：1. 它不像直接放大式收音机，用增加高频放大級的办法来提高选择性和灵敏度，而是把任何收听电台的頻率先变成一个选定的固定頻率，然后加以放大和检波，这个固定頻率和收听电台的頻率無关，而且事先已加校准，这样，在收听不同电台时，放大級用不到再行調諧，克服了多級調諧的困难，有利于增加調諧回路的数量，使选择性大为提高；2. 选定的固定頻率（因为比高頻低，音頻高，介于兩者之間，所以叫中間頻率）比高頻为低，产生振盪的机会較少，因此可以进一步提高放大級的增益和增加放大級的数量，灵敏度也就大为提高；3. 被放大的頻率一經固定（即只对一个頻率进行放大），調諧回路才可以做得接近于我們的理想，既可以把电台分隔清楚，又可以保存高音成份，不讓衰減得过多，听起来声音就比較真实。当然超外差式收音机也有一些特有的缺点，例如像頻干扰，但这些缺点比起它的优点来不算严重，而且是可以采取措施加以克服的。

把收听电台的頻率变成中頻，这个变换頻率的过程叫变頻，担任变頻工作的电子管叫变頻管，它是超外差式收音机中的第一关，只有頻率变换得对，变换得正确，中頻放大級才能發揮最大的作用。

变頻的方法是把收听电台的頻率和收音机里所裝的振盪器产生的振盪頻率在电子管里混合，利用电子管的非綫性特性，兩個不同的頻率在电子管里混合后，就产生一个新的頻率——一个我們事先加以确定的頻率——即中間頻率。由于中頻是固定的（我国采用465

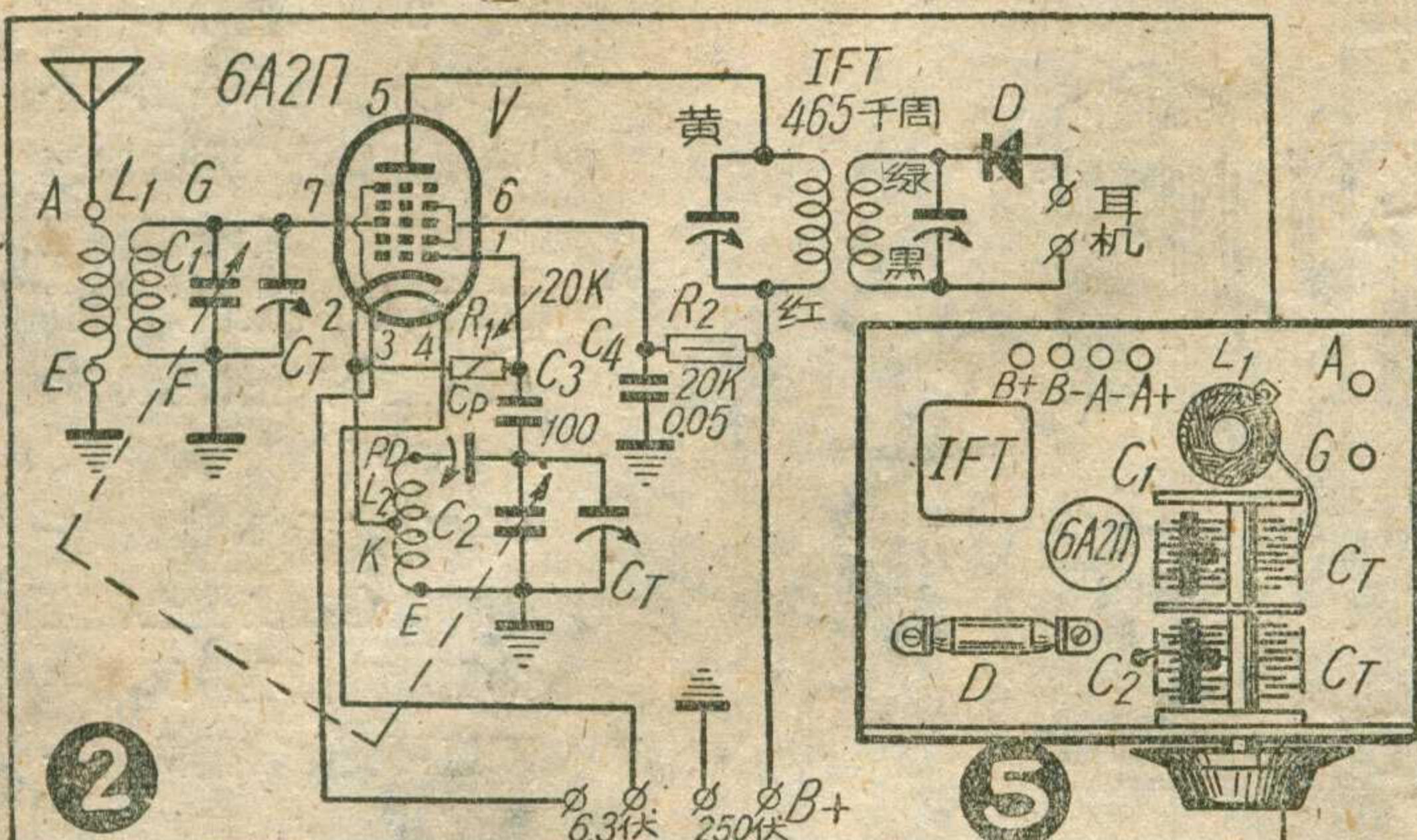千周），所以振盪頻率一定要跟着收听电台的頻率变化，使它永远比收听电台的頻率高（或低）465千周（一般是高465千周），例如收听640千周的电台时，振盪頻率應該是1105千周（ $465 + 640 = 1105$ 千周）；收听1290千周的电台时，振盪頻率应跟着变为1755千周（ $465 + 1290 = 1755$ 千周），为了簡化調諧手續，輸入回路和振盪回路的調諧电容器，可以采用同軸調諧的可变电容器，但要注意的是不論可变电容器旋到什么角度，兩個調諧回路諧振頻率之差要等于或非常接近于465千周。才能滿足中頻放大級的要求。振盪和混頻可以分开由



兩只电子管担任，把振盪电子管产生的振盪頻率輸入另一只电子管去混合，担任混合工作的电子管叫混頻管；用一只电子管同时担任这两种工作的就叫变頻管，方法不同，工作原理完全一样。

下面我們用国产电子管的变頻电路加以实验。电路見圖1到圖3，目的在于明确外差式收音机的接收原理。

#### 實驗用材料：


圖1和圖2是用交流电源的变頻电路，这两个电路圖完全一样，但6SA7是八脚管，6A2Π是花生管，管脚排列位置有区别，所以我们还是把它分别繪开，免得把管脚接錯。这两張电路圖里用的材料除电子管外，完全一样，計6SA7或6A2Π电子管一只以及相应的管座1只，双連可变电容器C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub> 1只，600号垫襯电容器C<sub>P1</sub> 1只，云母电容器C<sub>3</sub> 1只，紙电容器C<sub>4</sub> 1只，补偿电容器C<sub>T</sub> 2只（有些双連电容器上已附有补偿电容器的，就用不到再加），半瓦20千欧电阻1只， $\frac{1}{4}$ 瓦20千欧电阻1只，美通551广播段綫圈L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub>一套，465千周中頻变压器1只，矿石一塊，0-100度刻度盤一个，耳机1付，整流器1只（灯絲电压6.3伏，直流高压250伏，也可

借用交流收音机，由收音机接出），接綫若干，底板一塊。

圖3是用干电电子管的电路，所用另件基本上和圖1、圖2一样，只是綫圈L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub>改用美通552型，电源甲电电压是1.4伏直流动电，乙电电压是60伏，其它像电子管的型号，电阻电容等的数据已在圖中註明，不再重复。


**實驗方法** 第一步是参考电路圖和实体圖4—9把各另件一一鉗接起来，鉗好后要检查有沒有接錯或假鉗現象，这是裝置任何机件时必不可少的手續。用的接綫要短，除了灯絲綫用絞綫外，其它接綫切不能交叉重叠。實驗分兩部分进行。


#### 1. 校中頻 接上天地綫和电源后，如果中頻变

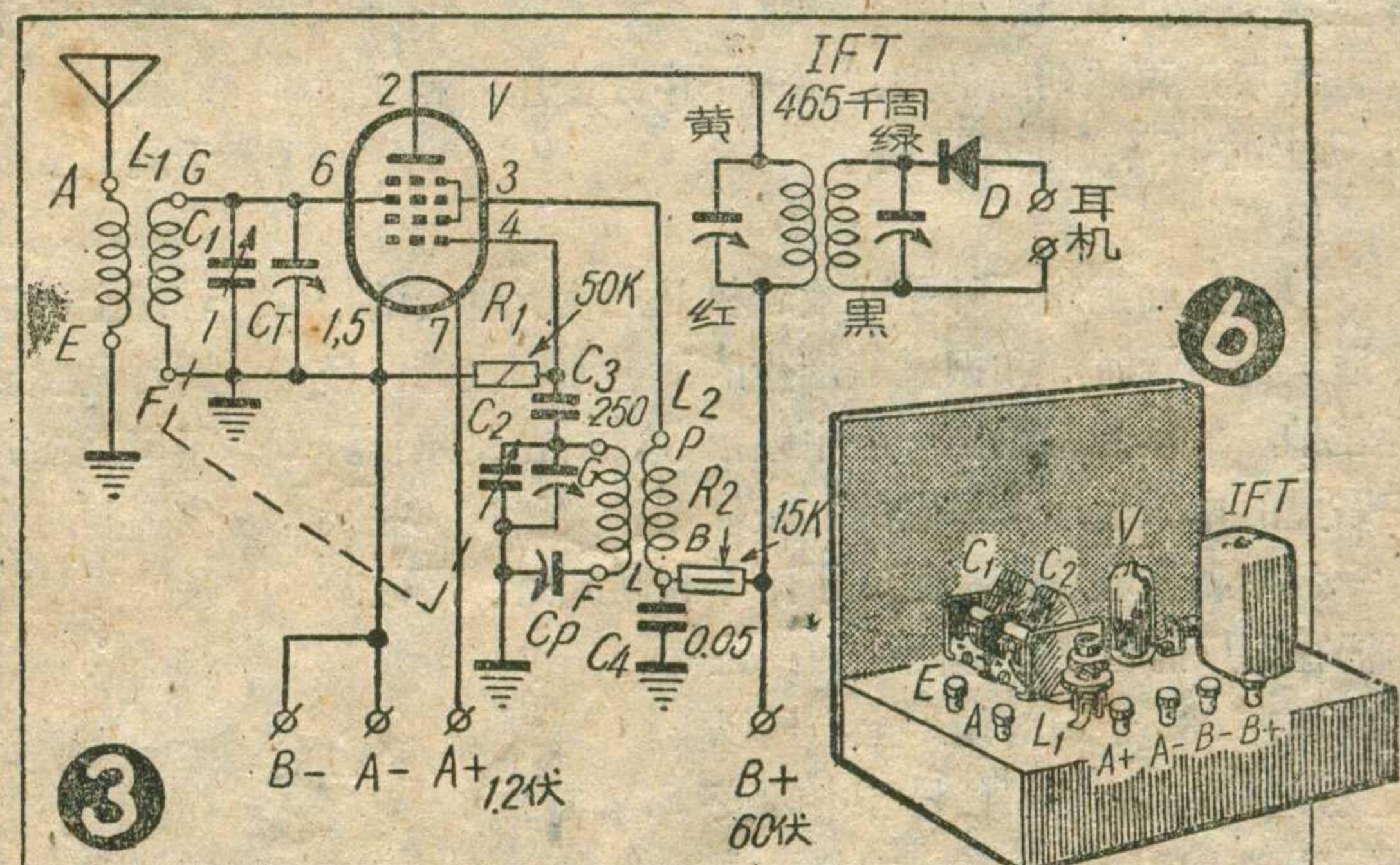

压器是新的沒有动过，那么調節双連可变电容器，总可以收到电台的。但声音不一定很响，这时不必再动双連，用絕緣柄起子（为了減低人体影响，可用旧牙刷柄一端鏽成螺絲起子样子）伸入中頻变压器頂上的小孔，調節次級綫圈的半調整电容器，使音量有所增大。調節时要小心仔細，只能向左右微微旋动稍許，并記住旋动了多少角度，以便必要时仍旧退回到原处。然后再調節初級綫圈的半調整电容器使音量又有所增加，这样中頻变压器就算調好，用不到再动了。

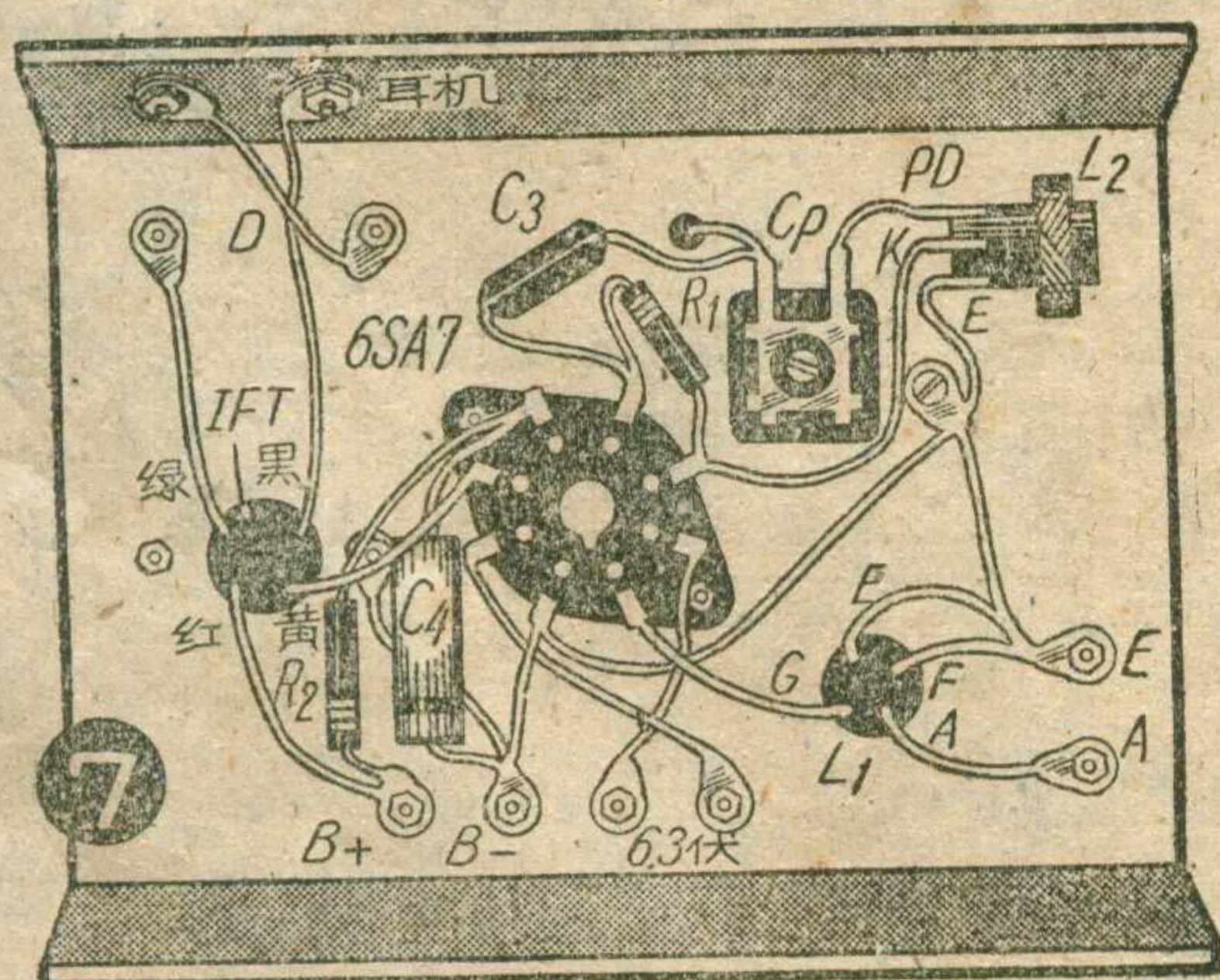**2. 校本地振盪頻率** 要使輸入回路和振盪回路的諧振頻率永远相差465千周，也就是使振盪回路能很好的跟踪外来信号頻率。在頻率較低端，例如收听640千周的中央人民广播电台，要調節垫襯电容器C<sub>P</sub>，使640千周的电台在盤度上大約75度处出現（假定电容器完全旋进时的刻度盤指的是100度，完全旋出时是0度）；再換一家頻率較高的电台，例如1290千周的上海人民广播电台，調節振盪級补偿电容器C<sub>T</sub>使在



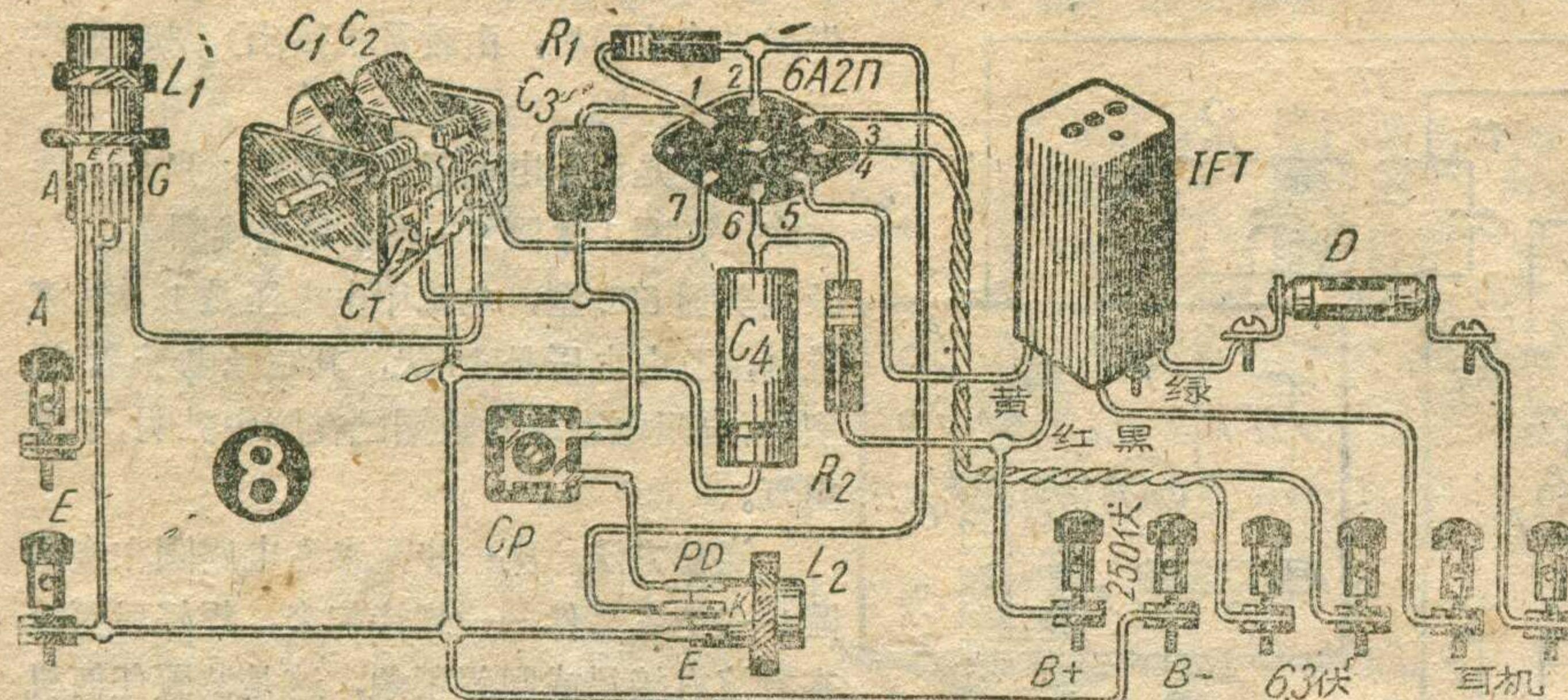

度盤上15度左右出現，然后再收听640千周的电台，再調一下 $C_P$ ，調好后，又重新收听1290千周电台，調節 $C_T$ ，这样反复調整几次，最后使电台在度盤上出現的位置变动情况減到最小，振盪頻率的跟踪問題基本上算是解决了。

最后，再照前面的方法調一下中頻变压器和並联在 $C_1$ 上的半調整电容器 $C_T$ 。

#### 思考


1. 前面說过，外差式收音机是把收听电台的信号通过变頻管时，和振盪級产生的振盪頻率在管內發生差拍，变頻管就輸出一个中頻信号。接在变頻管屏回路里的中頻变压器，它的初級線圈和次級圈都並联有一只半調整电容器，組成了兩個調諧回路。中頻变压器在出厂时已經把这两个回路正確調諧在465千周的頻率上，所以当变頻管輸出的中頻信号和中頻变压器的諧振頻率一致时，次級線圈兩端的感应电压最大，通过矿石完成检波工作，听到的声音也最响。

当中頻变压器接入电路时，由于所采用的电子管不同以及接綫長短等等的区别，或多或少地会影响到中頻諧振回路的电感和电容，使两个諧振回路的諧振頻率不尽符合于中頻頻率，例如初級的諧振頻率比中頻变低了一些，次級又变高了一些，这样，次級所获得的感应电压就不是最大，通过检波后的音量也就不是最响了。調整中頻变压器的半調整电容器，就是使这两个回路尽可能諧振在同一个頻率上。
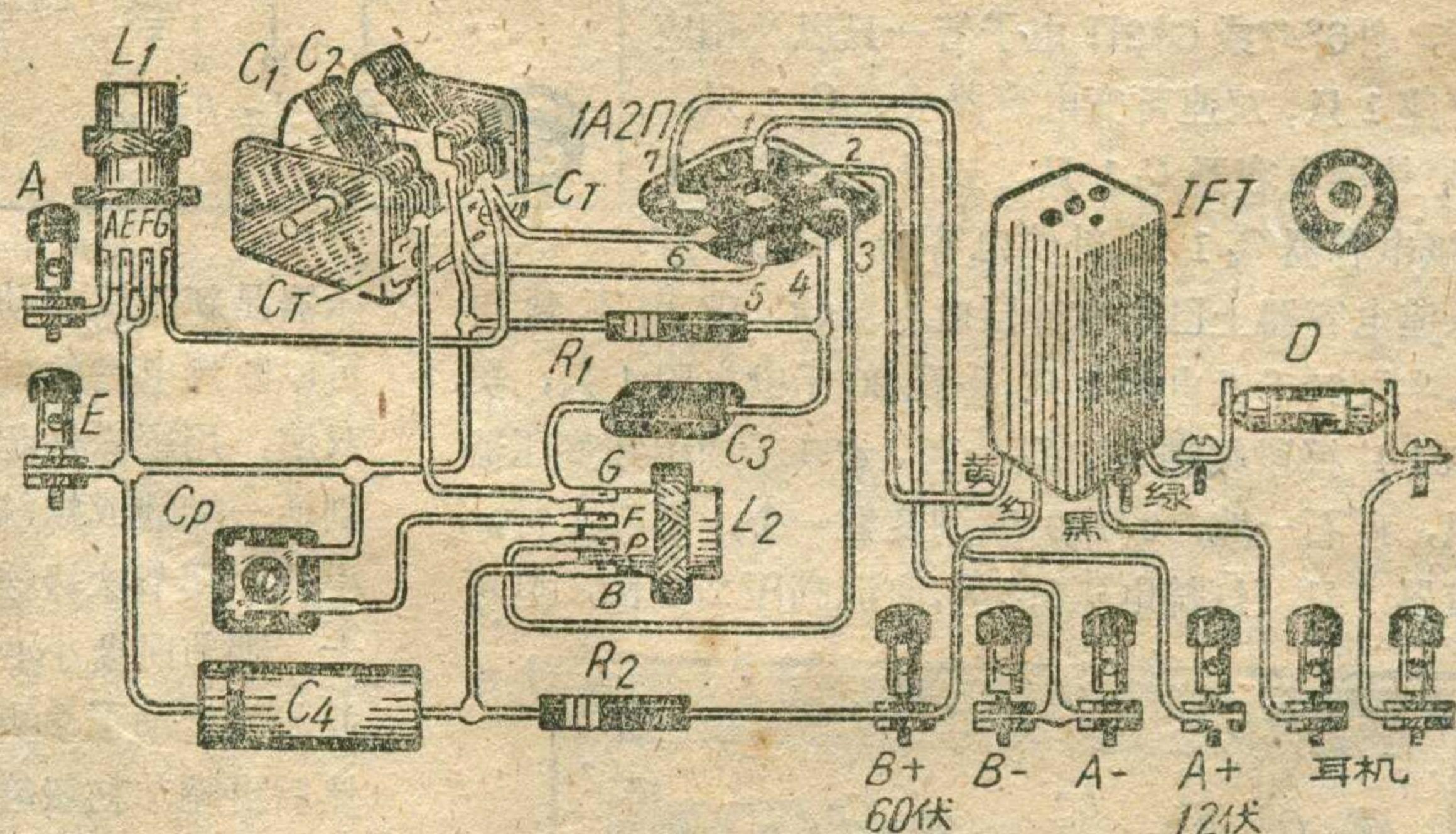
#### 2. 振盪頻率一定

要比外来信号高出一个中頻。我們采用的双連可变电容器和綫圈按照工厂事先的設計，可以收听整个广播波段(550—1650千周)，調整 $C_P$ 、 $C_T$ 使640千周和1290千周的电台在度盤上相应的刻度处出現，那末在双連可变电容器的整个調諧範圍內，广播波段

可包罗無遺，这是一；如果允許640千周电台譬如在60度（或90度）处出現，不仅頻率高（或頻率低）的一端的一部分电台收不到，而且在60度（或90度）处收听640千周的电台时（这时振盪頻率为 $640 + 465 = 1105$ 千周），輸入調諧回路由于調諧电容器旋出（旋进），容量变小（变大），諧振頻率变高到大約700千周（变低到大約510千周），不再和640千周的信号諧振，由于輸入回路的选择性作用，加到变頻管信号柵上的这个电台的信号电压，就比正确調諧在640千周时显然要小些；也就是说这时輸入調諧回路的諧振頻率是700千周（或510千周），如果正当調諧到这一位置要想收听700千周（或510千周）的电台，因为这时的振盪頻率为1105千周，差拍后的中頻为1105—



$700 - 405 = 405$ 千周（或595千周），405或595千周的中頻在通过465千周的中頻变压器时，会被中頻变压器濾去，听不到声音。这样，收音机的灵敏度就会降低。比較弱小的电台就收不到了。





## 海底機械人

苏联科学院海洋学研究所的电子試驗室制成並試驗了新的、能更好地研究海洋深处的电子仪器。在黑海进行海底考察时，他們將船上的絞車測深仪金属球沉下海底。金属球里裝有電視攝象裝置，它和船艙里的電視接收机之間有電纜相通。通过接收机上的操縱桿所以操縱海底攝象机攝取水下世界的景色。


在以前，海底电视机只能考察固定的地段。現在有一种新的仪器能使海底电视机迴轉到任何一个方向去。有了这种新的仪器，觀測深度增加了。它可墮下到400米深的海底。安裝在測深仪上面的水下投光灯能打破深海的黑暗。强大的帶有紫外綫的投光灯比普通灯光亮得多，可是海底动物看不到它，因而也就不會受到惊吓。海底电视是捕魚工作和許多考察工作所不可缺少的。

海洋电子試驗室現在接到一項新的任务，要給予一种“电子潛水員”以独立活动的能力。試驗室工作者已經制成能活動的机械手的模型。这种海底机器人能沿着船只活动，清洗船底，敷設漁網，勘探海底矿藏。工作人员可以安稳地坐在船艙里，通过电视机觀察和指导“电子潛水員”的活动。


学者們在裝有“电眼睛”的海底机器人的帮助下，能够探明海底的許多秘密。

(苏联大使館新聞处供稿)

☆ ☆ ☆

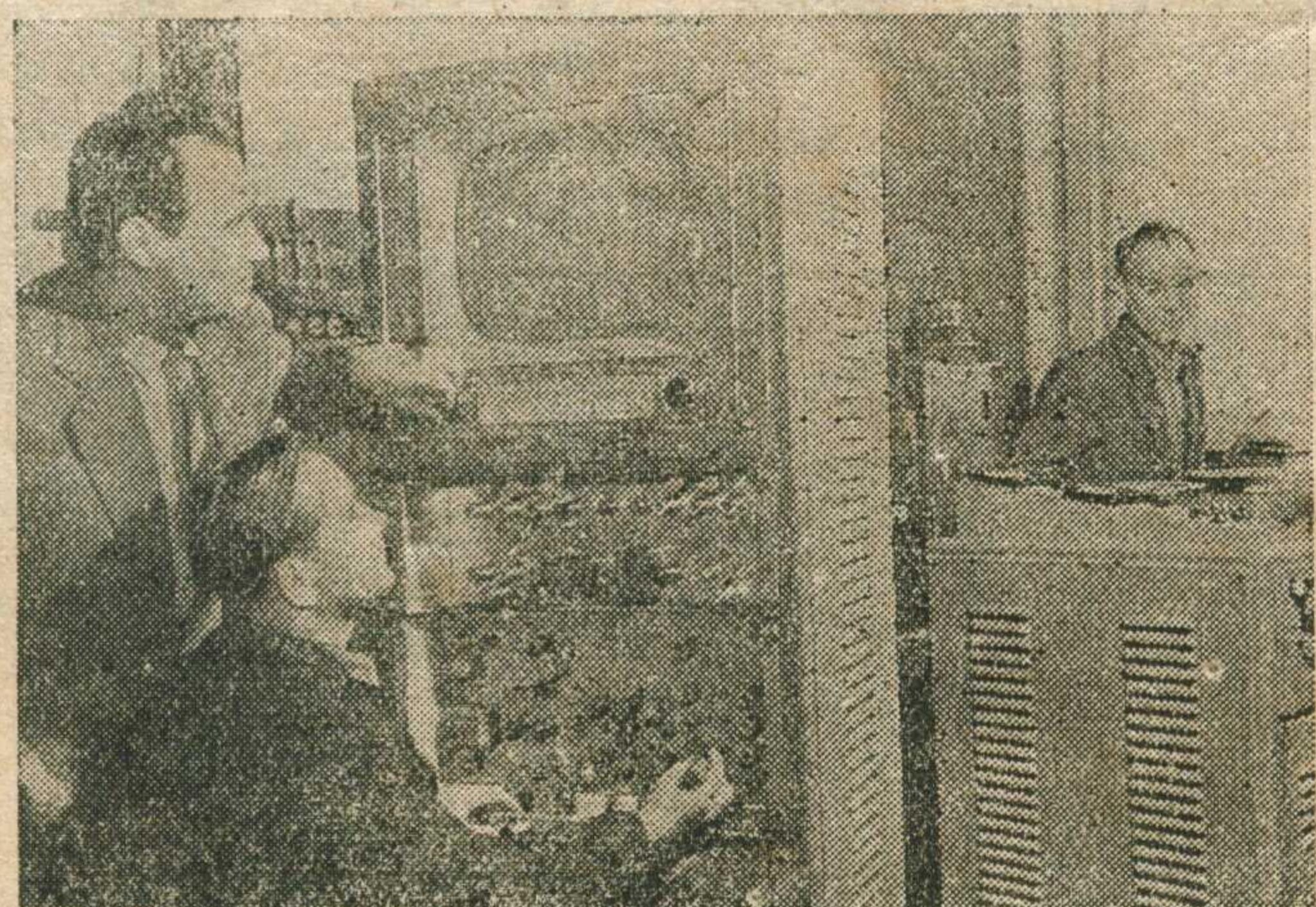

## 雷达在城市交通管理中的应用

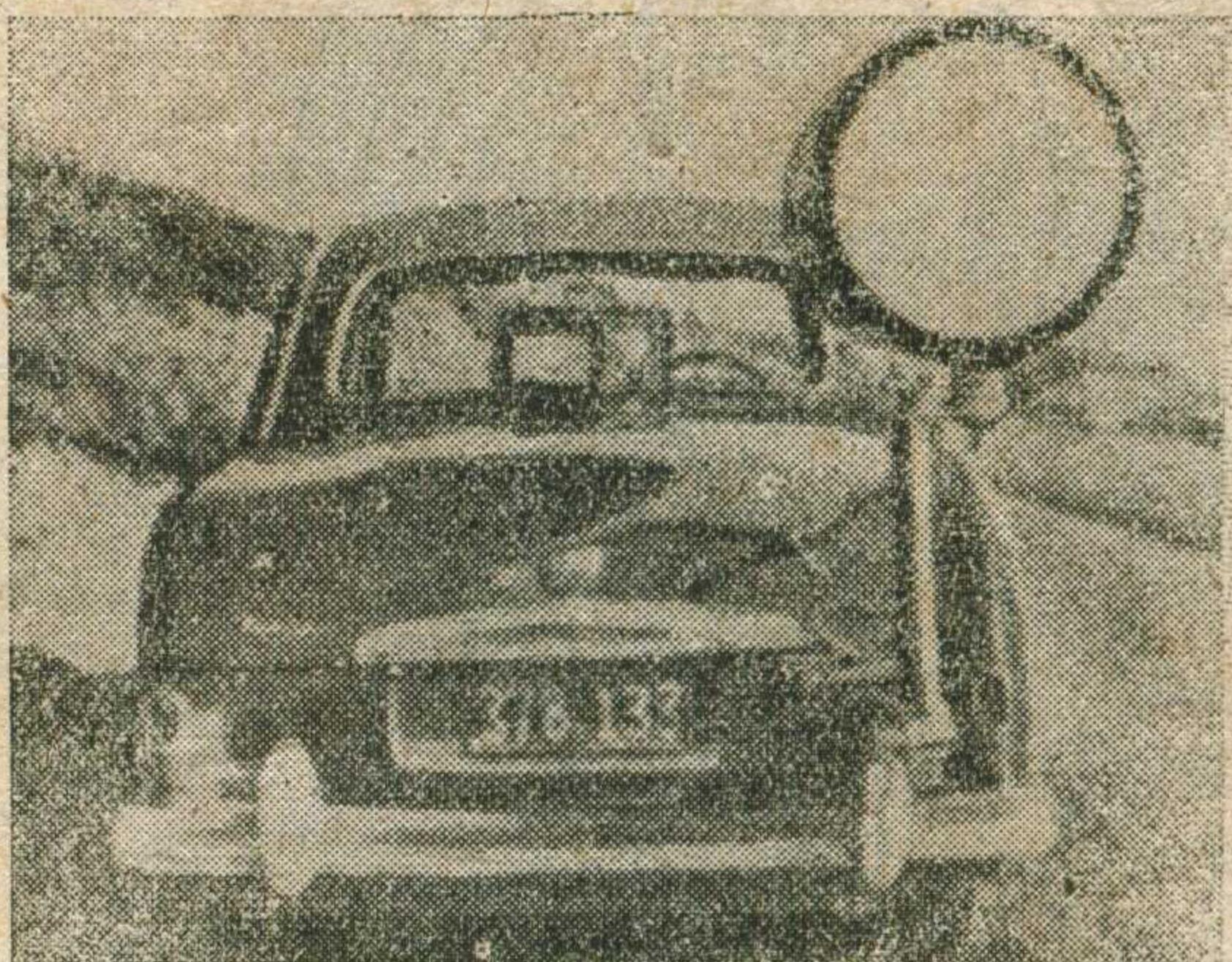

大家知道，物理学中的多普勒效应定理說明在移动中的發声物体，例如鳴着汽笛在行进中的火車，虽然它的笛声音調是固定不变的，但是按照它运动的方向和速度，当在与你接近时，你会听到它的笛声音調較高，当它离你愈远，音調会变得愈低。这一定理也广泛地应用在为測定船舶、飞机航行速度的导航雷达设备上。在这里，代替声波的是無綫电波。雷达通过定向天綫向目标發射頻率固定不变的無綫电波，到达目标以后，会反射返回到雷达天綫上来。目标是移动着的，根据多普勒效应定理，反射回来的电波頻率，按照目标移动的速度和方向，將会与原来發射出去时的頻率有所不同，由于頻率差別多少，可以計算出目标运动的速度。

在城市里交通警察的巡查汽車上，就裝用按照这样原理設計出来的雷达速度表，用来检查一些不守交通規則行車过速的行車者。这种速度表可以在500米以內測定小汽車的車速。

(肖堯榮譯)

## 电视錄象設備

在苏联莫斯科的工程师們已經研究制出了能將电视节目圖象紀錄在磁性膠帶上的成套設備，利用这种設備可以把从空中接收到的电视节目錄存起来，也可以把从电视攝象机上直接攝取到的圖象紀錄下来。有了这样的設備可以使各电视中心之間互相交換节目更加方便，因而扩大了电视广播的报道和服务范围。从左圖上看到的是工程师們正在調整这种設備，紀錄从空中接收的电视节目。

(圖片由塔斯社供給)



## 第9期“为什么”答案

1. 从无线电书上常常看到说要使音频放大器得到较高的放大系数，栅极电阻应该用得愈大愈好。但是在实际电路里，栅极电阻只是用了0.5兆欧或者1兆欧，而不用到10兆欧或100兆欧，为什么？

(黄英豪)

2. 检修一架无声扩音机，发现一只12SJ7金属电子管电源开闭后总未烧热，用新管代换后机器便恢复正常。这样可以断定是12SJ7灯丝断路了。可是用电池与耳机组成的通断器检查时，耳机里却能发出喀喀的声音，更奇怪的是将通断器持续接在灯丝两脚上，一会的工夫耳机内会有持续的类似振盪的扑扑声，你知道这是为什么呢？

(郑松龄)

3. 有一具交流五管机，使用的是永磁喇叭，电源滤波部分接线如图1。以后永磁喇叭损坏，换了一只相同尺寸的励磁式电动喇叭代替，在原线上以电动喇叭的励磁圈代替了原有的滤波电阻如图2。换上以后，结果喇叭发音小了，检查喇叭和收音机其他部分都是正常完好的为什么？

(超)

4. 电子管的构造总是阴极在中心，屏极在外，由屏极吸收阴极飞射出的电子而完成检波、放大等各种作用的，那么为什么不可以把阴极放在外面而制成以阴极包围屏极和其他各极这样结构的电子管呢？

(东风)

王光按照附图线路装置了一只简单的单管收音机。装成以后，试验结果不但电台一个也收不到，就连杂声也是一点都没有。毛病在什么地方呢？小王至今还没找出来，还是让我们大家帮助他想想看吧。



(张雷)

1. 收音机在室内或室外的工作是一样的，它输出的功率和发出的音量也是一样的。但是的确在室内听起来确实比较在室外要响一些。道理其实很简单，在室外，收音机喇叭发出的每一个声音我们只听到一次，这就是说喇叭发出的声波传到我们身边再传到更远的地方去了。在室内则不然，我们首先听到的，也还是从收音机直接传到我们耳朵来的声波，但是听到的不只是它这一个。喇叭造成的声波传到室内的墙壁、家具等上面，又以不同的角度反射回来，一部分反射波射到我们耳朵里，它们的作用就和直射波的作用相加，此外，从墙上反射的又射到另外墙或东西上再从这里反射，又到我们的耳朵里，这样跟到得早一些的波相加起来，所以就比在室外听起来的声音大。

2. 国产指形管1A2Π、1K2Π、1B2Π和2Π2Π的特性很多方面分别与1R5、1T4、1S5和3S4相同，但是它们的灯丝电流却是不相同的，所以当它们串联使用时，就不能互相个别代用。用1B2Π代替1S5再与1R5等管串联使用，由于1B2Π灯丝电阻大，加在该管上的灯丝电压会超过它的规定值，所以很快又会被烧断。

3. 在采用电感耦合的高频输入电路里，为了获得较大的电压传输，必需适当选择耦合度，而耦合的强弱又分别和线圈初次级的电感量有关。收音机的天线线圈多是固定的，其间耦合程度不能改变，当更换波段时，调谐回路的电感量也要发生变化，要保持适当的耦合度，所以天线线圈的电感量也应同时改变。

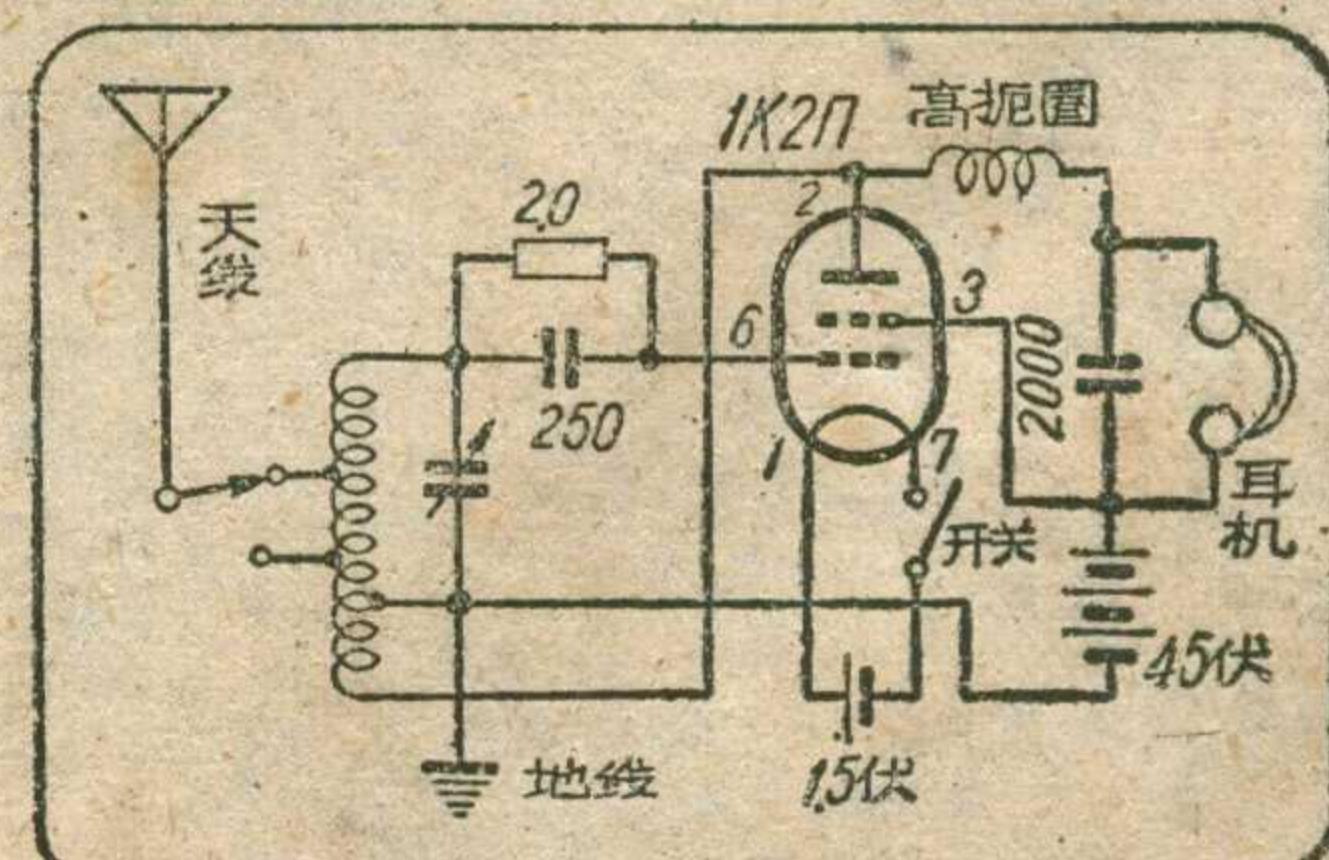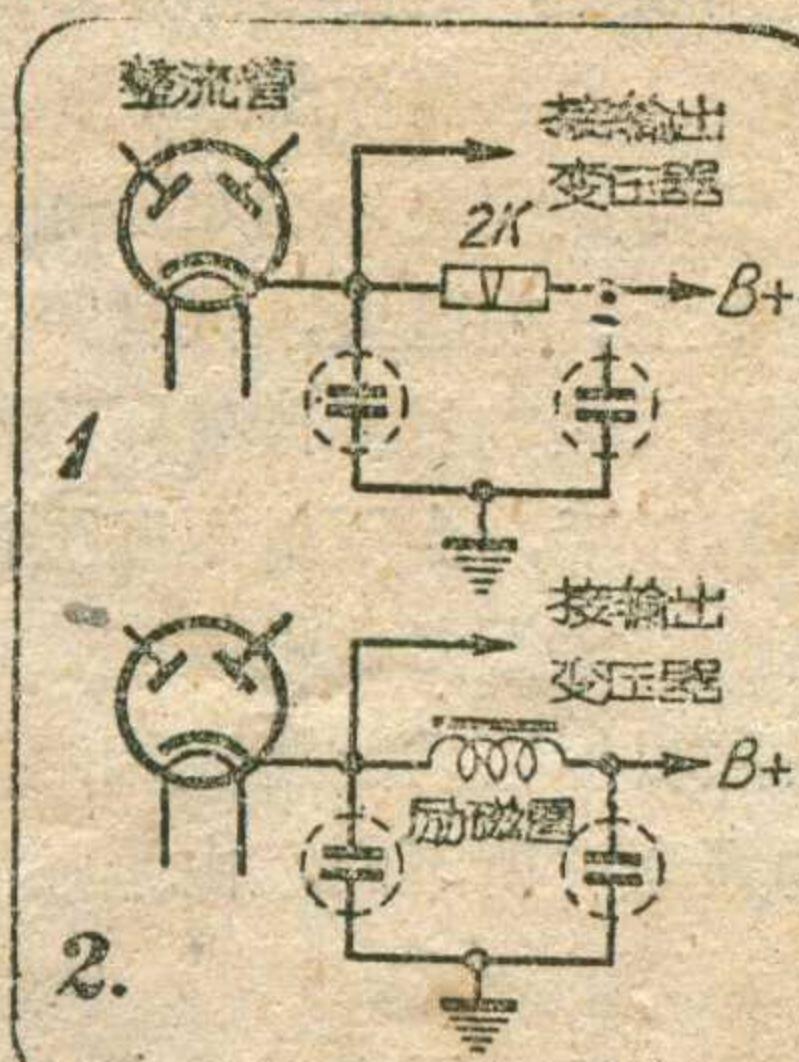4. 电子管在制造时是不能把管内抽成绝对真空的，总会存有极少量的残余气体。大型电力发射管屏压用得很高，这样电子管工作时，灯丝上发射出的电子就以极快的速度冲向屏极，在阴极至屏极间的途中很可能把残存气体原子里的电子撞击而被屏极吸收，使得原来气体原子变成阳游子。阳游子为了平衡本身的电量就以高速度冲向阴极去取得电子，冲击力很大。对一般塗氧化物的灯丝来说就要被损坏，但对纯钨灯丝就无甚妨害。因而在大型电力发射管里多用纯钨灯丝，很少采用塗氧化物灯丝。



是让我们大家帮助他想想看吧。



# 无线电问答

*Wuxiandian wencha*

188. 想做一个收音机故障助寻器，因为沒有蜂鳴器，利用电鈴是否合用？

答：可以，只要將鈴碗取去，並將鉗杆截短至和接触簧片的長度相同，使得振动頻率提高一点。电鈴的振蕩頻率比較低，改裝后仍不如蜂鳴器的声音悅耳。

189. 很多电容器的名称如垫整、补偿、修正、配定等等，究竟怎样区别？

答：这些电容器从構造上來說，都是微調电容器，調整的範圍不很大，經過一次調動以后就不需要常常更動，所以做成比可變式較為簡單的半調整式，通常是由云母或陶瓷作為絕緣介質。“垫整”电容器是用在一些超外差式收音机中的本机振盪回路內，用来減小調諧电容器的电容量來取得需要的波段复盖，短波段用的是固定的，中波段用的是半調整式。一般市上售品的所謂垫整电容器，多是泛指后者。“配定”也是指这种电容器，它是由英文譯音而来的，習慣上也有这种叫法。“修正”、“补偿”等都是同一种电容器，电容量很小，多是附帶在可变电容器或線圈上，用来校准諧振回路的；有时也会單独使用，例如作为天綫的交連电容器等。

190. 5U4C 整流管用后不久，管頂內的玻璃对着陰極处被燒成銀黑色，对整流管的寿命有沒有影响？

答：整流管陰極燒热的时候，露出屏極外面的部分所發射的物質沒有被屏極所吸收，就会附着在玻璃泡子的頂部，形成一个黑暈，对电子管的寿命沒有妨碍，但黑暈愈厚，也表示这个电子管已使用的时间愈長。

191. 用交流电“負綫”代天綫用在矿石机上，声音很大，但再接上一根地綫，声音反而減小了，为什么？

答：交流电“負綫”用作天綫的时候，是利用在它上面感应到的播音訊号傳輸到收音机里，但它和地綫之間有电阻存在，如果接上地綫，就等于在天地綫回路兩端並联了一个小电阻，所以声音变小，实际上这样的代天綫在不接地綫时，高頻电流仍有部分通过对地电阻引起損失，所以效力是不高的。这里要附帶指出，用电灯綫代天綫是很危險的。

192. 我發現自己身体可以作檢波器，兩手各拿着听筒的一只插脚，有一只手碰到暖水管上，赤足站在水泥地面，可以听到北京台的播音，穿上鞋子就听不見了，为什么？

答：某些不同的导电物体互相接触的时候（或者中間存有某些化合物），会有單向导电的作用，只許交流电流的半週通过；因为人体和暖气片都是通地的，用手触到暖气片的时候組成了一个回路，在單向导电的作用下，人体感应得到的播音高頻电流就被檢波，檢波电压在人体这个“負載”上产生音頻电压降，和这个“負載”並联的听筒就能听到播音声。穿上鞋子之后，人体和地的通路断开，所以就听不見了。

193. 美通 556 線圈是否可以代替 610S 線圈？

答：美通 556 線圈是三波段的，振盪綫圈适合于 6A8 等型的变頻管作回授式本机振盪，610S 是中波段綫圈，振盪綫圈适合 6SA7、6A2Π 等型的变頻管作三点式本机振盪，振盪綫圈的繞法不一样，用 556 中波的一段代替 610S 的时候，本机振盪接綫方法要稍为变更，或請參閱本刊 1958 年 3 期 24 頁將这一部分綫圈加以改制。

（馮報本答）

194. 整流后的濾波电路中有的用扼流圈，有的用綫繞电阻，这两种都在哪种情况下使用？大型机器中为什么都用扼流圈而不用电阻？

答：根据工作电路的具体要求来决定。扼流圈的濾波質量好，直流电阻小，但体积較笨重、成本高；綫繞电阻的濾波質量較差，价钱便宜、有电压降而使输出电压減低。一般大型机器因电子管多，电流大，若用綫繞电阻則电压降很大，使输出电压过低而不合使用，同时要求濾波的質量也高，故大多是用扼流圈。

195. 自裝外差五灯机，中波段音輕，若把天綫接到 6SA7 極極，声音即大，何故？

答：可能是：①天綫綫圈初級（中波段）开路，②波段开关接触不良。可用欧姆表測量天綫初級綫圈和波段开关的接点，若沒有指数就表示是开路了。（陈庆麟答）

196. 測量电子管的各極电压时，伏特表为什么一定要有很高的內阻？

答：測量电压时，伏特表是並联在被測电压兩端的，实际上形成了一个負載，如果伏特表的內阻較低，表示出来的讀数就不能接近被測电压而变成伏特表跨接在电源兩端所产生的电压降，指数將失去正确性。特別是直接測量柵負压时，如果伏特表的內阻低于每伏 20000 欧，往往不会有指数而必須用电子管电压表測量。

197. 矿石收音机要想帶动高效率号筒喇叭必須用一只輸出变压器，但是經矿石檢波后的电波是直流，怎能变压？

答：經矿石檢波后的电流不是純直流，而是隨声音頻率和振幅变化的直流，也可以說是直流中有音頻的交流成分，輸出变压器对这种交流成分是可以完成变压作用的，一切收音机用的音頻变压器都是如此。

198. 收音机电源变压器初級时常有一个 0.1 微法的电容器通地，有什么作用？

答：这个电容器可以把由电源綫接收进来的射頻电压旁路到地，以減少杂音干扰和調变交流声。但一般只用 0.005—0.01 微法即可，用 0.1 微法似嫌过大，因为通过这个电容器的交流电流过大，电容器容易發热打穿，同时手触收音机底壳时，將产生严重的麻電現象。

199. 电源变压器的灯絲綫圈往往有中心抽头接地，这有什么好处？它和一端接地在原理上有什么不同？

答：这种接法在旁热式电子管中作用不大，但在直热式电子管和直热式整流管中，因为灯絲电压是交流电，如果灯絲的一端接地或接輸出端，則灯絲的另一端將隨交流电頻率和波形的变化，在一个瞬間比地或輸出端为正，另一个瞬間就比較負，这样就产生交流声並使灯絲上的电子放射不平衡。如果灯絲圈的中心抽头接地或接輸出端，灯絲电压的交变对地或輸出端的影响就要小得多。（郑寬君答）

## 封四計算圖用法

計算稳压器，必須知道整流器的供給电压  $U_O$ 、充气管的稳定电压  $U_{CT}$  和流經負荷的电流  $I_H$ 。 $U_O$  和  $U_{CT}$  的比愈大，电路的稳压特性愈好。欲求  $R_D$ ，在計算圖左边部分相於使用的稳压管型号的点和  $U_O$  尺上的点之間作直綫連結，然后在直綫經過輔助尺相交的点和  $I_H$  尺上的点作第二直綫，此直綫在  $R_D$  尺上截出附加电阻  $R_D$  的值。



# 读者·作者·编者

## Duzhe·Zuozhe·Bianzhe

要求工业以强大的近代技术武装农业，尽快地实现农业的技术改造，实现农业的机械化、水利化、化学化、电气化。这是党向全国工人阶级提出的一项重大政治任务。当然无线电工业战线上也将热烈响应这个号召积极投入战斗。我们欢迎各地无线电企业和无线电工作者报道热烈响应这个号召的情况和介绍适合农业使用的无线电电子技术设备的稿件。同时也欢迎各地无线电企业报道提前完成全年生产计划为明年继续跃进做好准备的情况以及技术生产上的成就。特别请已建立经常供稿关系的各单位的联系人注意以上要求各点。广大的无线电爱好者们用自己的仪器元件制作的适合农村使用的无线电技术设备也欢迎介绍报道。

为满足各地继续建设发展农村广播网的需要，便利各地广播网工作者交流经验意见，欢迎各地广播网技术单位及广播站的工作同志们投寄发展广播网、维护机件、改善广播质量的技术经验稿件，并欢迎来信提供选登这类稿件的意见要求或介绍各地广播网工作情况。

### 第9期“看看想想”答案

这些电阻看起来象是错综复杂，实际上也不过是一种串、并联的复合电路。在这里面每测量一只电阻，会有三只电阻在电路中不起作用。例如测量 A 电阻时，与它并联的有 B、d 和 E、c 以及 b、e 三组电阻，但因各个电阻的阻值相等，所以在这三组中的各电阻两端的电位差相等，而 A、C、D 三个电阻却是跨接在这三组电阻中每两组串联的中间接点上，所以 A、C、D 三个电阻在电路里不起作用等于未接。如测量五角形上 A 电阻的两端阻值，则

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{A} + \frac{1}{B+d} + \frac{1}{E+c} + \frac{1}{b+e}$$

$$= \frac{1}{1K} + \frac{1}{2K} + \frac{1}{2K} + \frac{1}{2K} = \frac{5}{2K},$$

$$R = \frac{2K}{5} = 400\text{欧}.$$

如测量五角星上 a 电阻的两端阻值，则

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{a} + \frac{1}{C+D} + \frac{1}{B+c} + \frac{1}{E+a}$$

$$= \frac{1}{1K} + \frac{1}{2K} + \frac{1}{2K} + \frac{1}{2K} = \frac{5}{2K},$$

$$R = \frac{2K}{5} = 400\text{欧}.$$

这些电阻不论是在五角形上的，或在五角星上的，测得的阻值都是一样的。

無 線 電  
WUXIANDI

1959年第11期

(总第 59 期)

目 录

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 全国群英大会上朱德同志代表中共中央致<br>祝詞         | (1)   |
| 社論：學習旗手标兵的英雄气概，鼓足干<br>勁跑在时间前面！   | (3)   |
| 跨入未来的年代                          |   |
| —記全国群英大会先进集体北京电子<br>管厂           | 关耀宗(4)  |
| 鼓干勁冲破技术关，搞革新提高生产量                | 黃明寿(5)  |
| 苏联無線电电子学的成就及其發展远景                |   |
| .....(苏联)科学院通訊院士伏·西福罗夫(6)        |   |
| 从萊比錫博覽会上的展品看德意志民主共<br>和国無線电工業的成就 | (7)   |
| 月球背影的秘密揭开了                       | (8)   |
| 在六亿人民的大会堂里                       | 禹 日(9)  |
| 国产超小型耳机                          | 赵明敦(10)   |
| 国产新型羰基鐵粉芯                        | 元 青(11)   |
| 漫談無線电运动發報訓練                      | 果碩文(12)   |
| 寬頻帶放大器                           | 鍾益棠(14)   |
| 上海牌 132 型交流七灯四波段高級收音机            |   |
| .....                            | 吳凱中(16)   |
| 彩色电视(續)                          | 許中明(18)   |
| 莫斯科彩色电视台                         | (20)  |
| 小型有綫广播站喇叭的匹配                     | 貝远禧(22)   |
| 自制直讀式电容器測試仪                      | 胡再宪(25)   |
| 兩三部扩音机共用信号                       | 朱 肖(26)   |
| 煤油灯半导体發电器改燒木炭的試驗                 |   |
| .....                            | 四川酉阳县广播站(26)                                      |
| 推挽式三管兩用机                         | 張光炎(27)   |
| 用理髮吹風机來驅散潮氣                      | 馬毓定(27)   |
| 外差式电路里增加再生的試驗                    | 李 健(28)   |
| 大家談 把旧式日制收音机改造得更好                | 王緒榮(30)   |
| 滿意的矿石机                           | 王長振(30)   |
| 自制照明显度盤                          | 徐俊業(31)   |
| 美好的綫圈架                           | 孙景远(31)   |
| 爱好者小制作                           | (32)  |
| 資料 158-7 A 型七灯三波段交流收音机           | (33)  |
| 变頻器的實驗                           | 慎 彪(34)   |
| 封面說明                             | 北京电子管厂是無線电工业战线上出席今年羣英大会的一个先进集体，这是北京电子管厂的直热式小型管車間。 |

編輯、出版：人 民 邮 电 出 版 社  
北京东四6条13号

電話：4-1264 电报掛號：04882

印 刷：北 京 市 印 刷 一 廠  
印 刷：北 京 新 华 印 刷 一 廠  
總 發 行：郵 电 部 北 京 邮 局  
總 發 行：全 國 各 地 邮 电 局  
訂 購 处：全 國 各 地 邮 电 局  
代 訂、代 售：各 地 新 华 書 店

定价每冊 2 角

預定一季 6 角

1959年11月19日出版 本期印数：1-115,552

上期出版日期：1959年10月18日 (本刊代号：2-75)

無 線 电

# 在六亿人民的大会堂里



①

在欢庆建国十周年的前夕，无线电工业部门的职工，鼓足了干劲，完成了首都国庆工程所需的电子设备，作为向国庆献礼的一部分。其中最有代表意义的是人大会堂的电视和电声设备。

①人大会堂十信道电视设备的调象员控制台。


②人大会堂十信道电视设备的控制室立柜。

③十二种语言译音风设备。

④会场内的立体声系统控制台。

⑤天安门扩音系统的扩大机及控制台。


“无线电技术”供稿

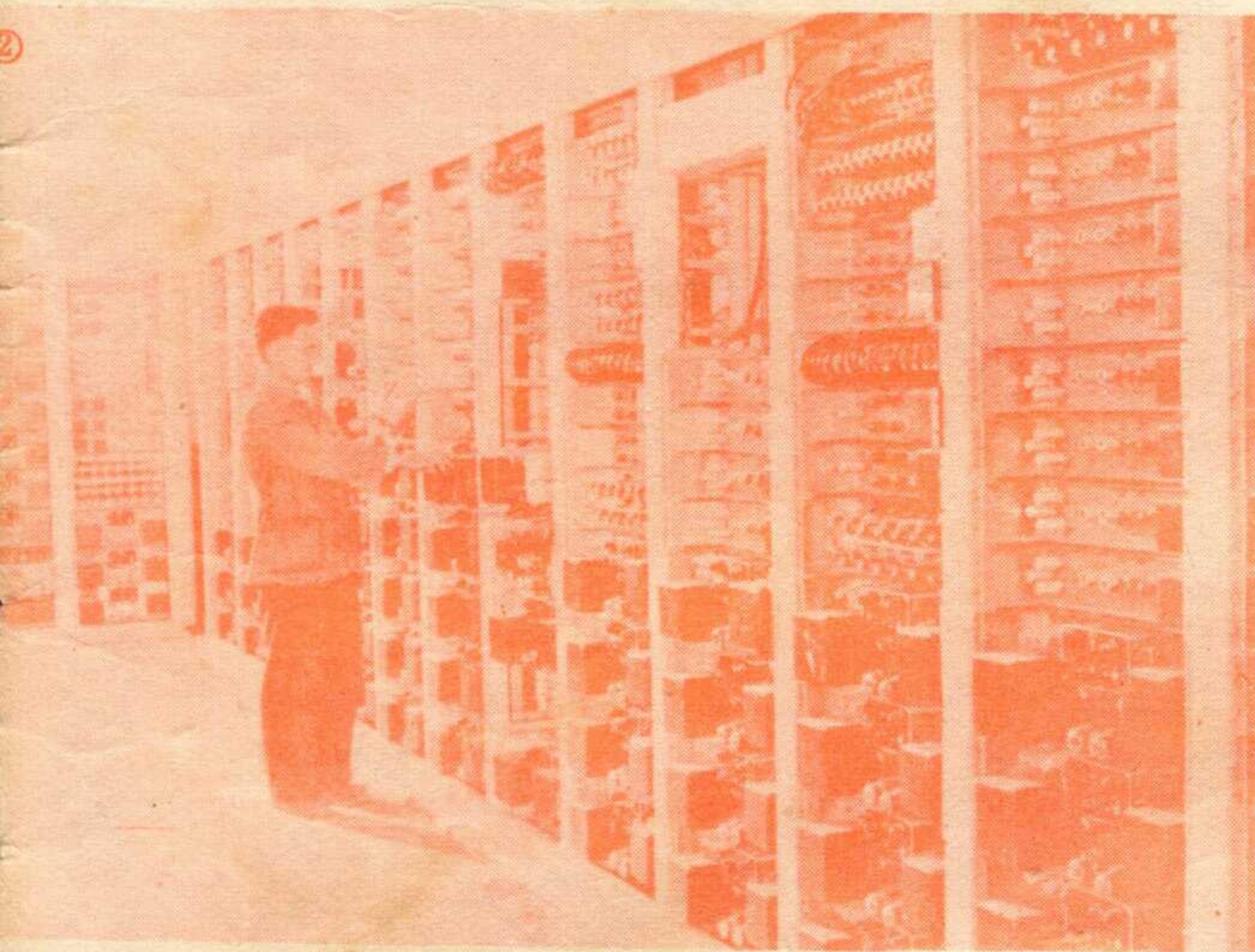

②



④

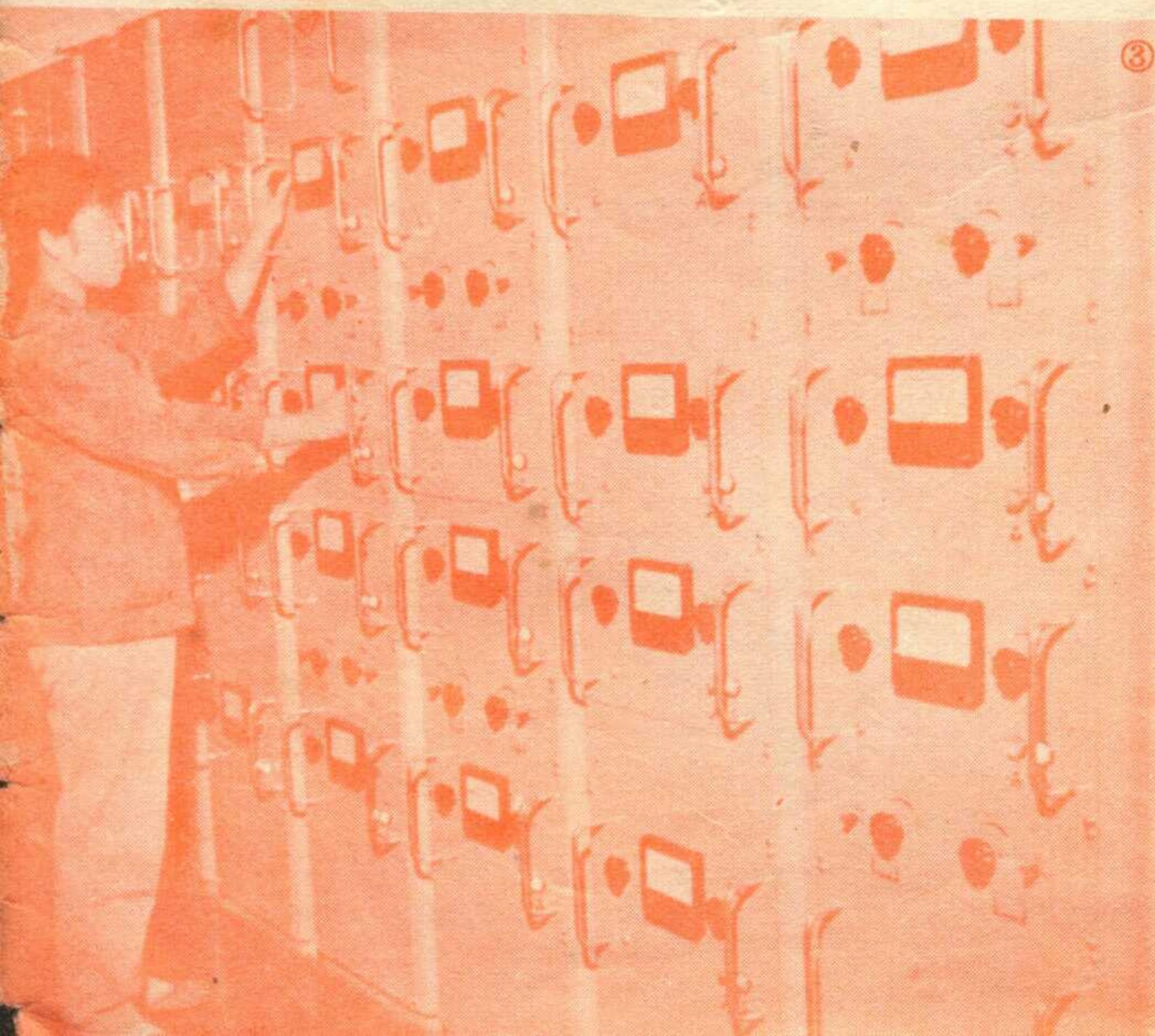

③




⑤

# 充气管稳压器附加电阻的计算

充气稳压管  
CR117, CR4C, VR150  
150伏



$I_H$   
毫安  
50

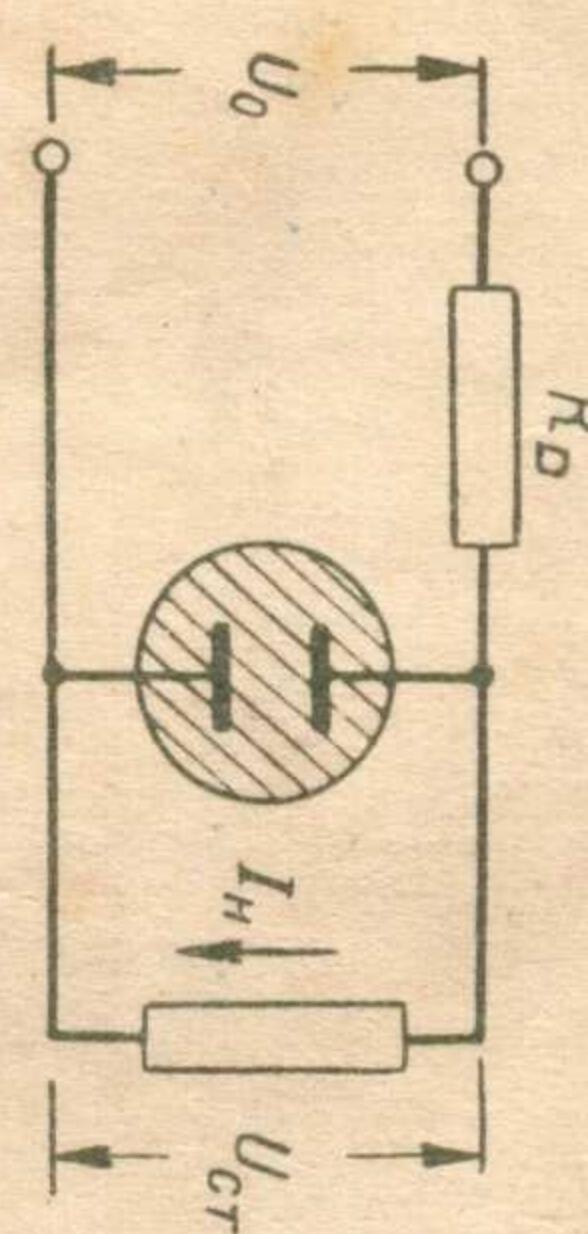

$$R_D = \frac{U_0 - U_{CT}}{I_H + 17.5}$$

公 式


例

已知:

$U_{CT} = 75$  伏



稳压管 CR2C

$U_0 = 250$  伏;  $R_D = 3$  千欧

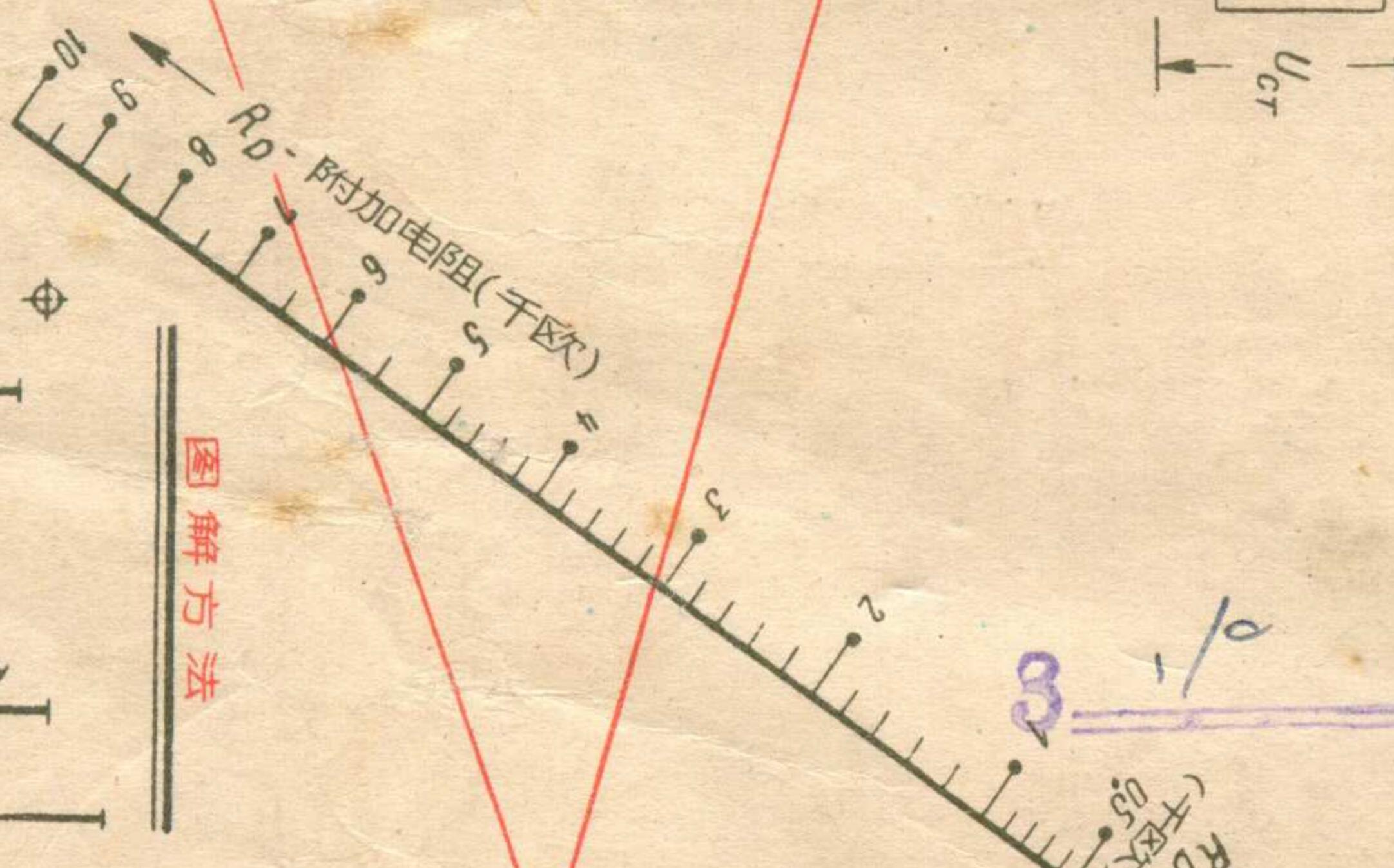

图解方法

辅助尺

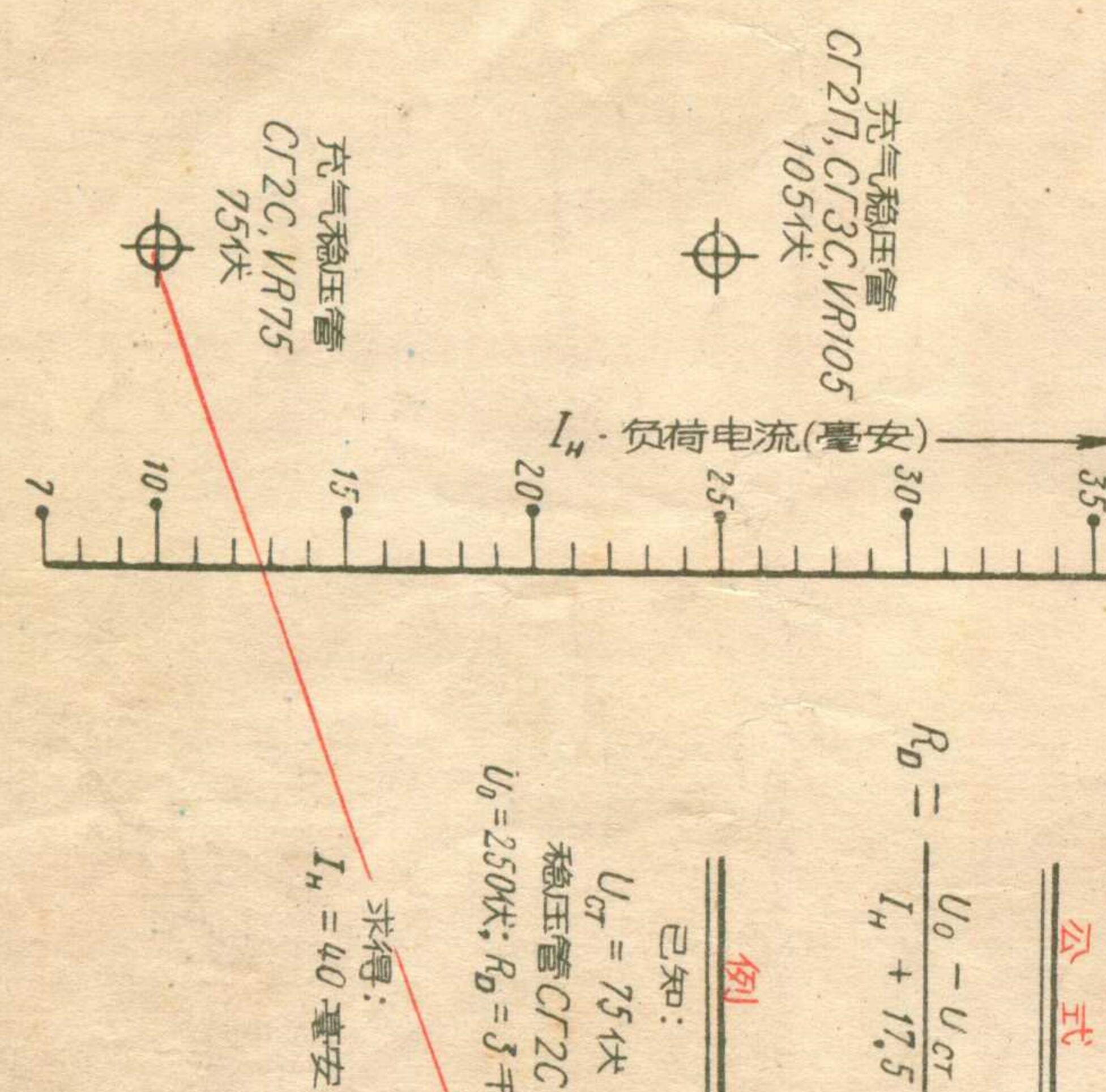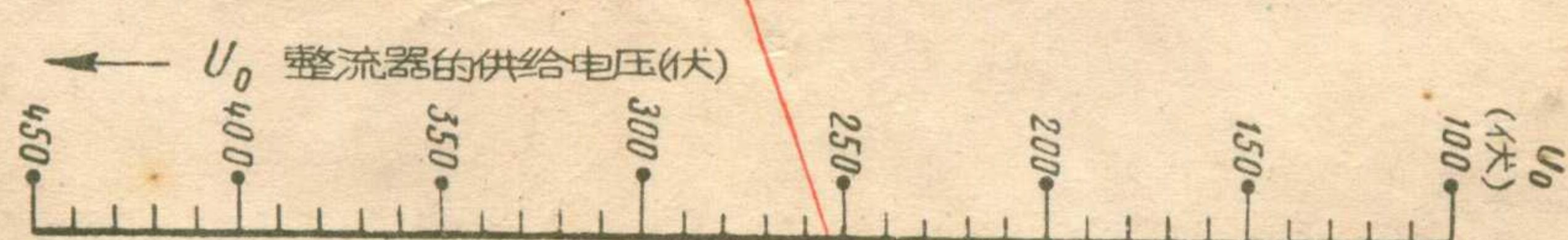

求得:  
 $I_H = 40$  毫安

充气稳压管  
CR2C, VR75  
75伏



10  
15  
20

$I_H$  负荷电流(毫安)  
30  
35  
40

充气稳压管  
CR2C, CR3C, VR105  
105伏

