

无线电 2  
WUXIANDIAN 1960



# 伟大的友谊

在中苏友好同盟互助條約簽訂十周年的時候，我們無線電工業的技術工作者和全國人民一樣，以無比興奮的心情紀念這個偉大的日子。十年來，偉大的蘇聯人民，對我國的社會主義建設事業給予了真誠无私的全面巨大的援助，這對我國社會主義建設事業是具有巨大意義的。我國無線電工業方面輝煌的成就，也是和蘇聯的援助與我們學習蘇聯先進經驗分不開的。蘇聯幫助我們建設了像北京電子管廠、西南無線電器材廠這樣一些現代化的無線電基礎工業，供給了我們頭等的技術設備，並為我們培养大批的技術人員和工人，解決了很多生產上的關鍵問題。這一切都是我國人民所衷心感謝的，也是中蘇人民牢不可破的偉大的友誼的一部分。


①蘇聯巨型電子管專家瓦西里也夫同志在北京電子管廠試制大型管時，親自到現場與工人一起操作。

②蘇聯電真空設備制造專家捷力普聶同志給北京電子管廠工人作現場輔導。

③蘇聯專家費德羅夫親自指導西南無線電器材廠的工人在機床上操作。

④蘇聯專家古烈耶夫在指導上海大華儀表廠的工人裝配電子溫度自動記錄儀。

⑤中國留學生在蘇聯莫斯科通信工程學院電視實驗室里實習。

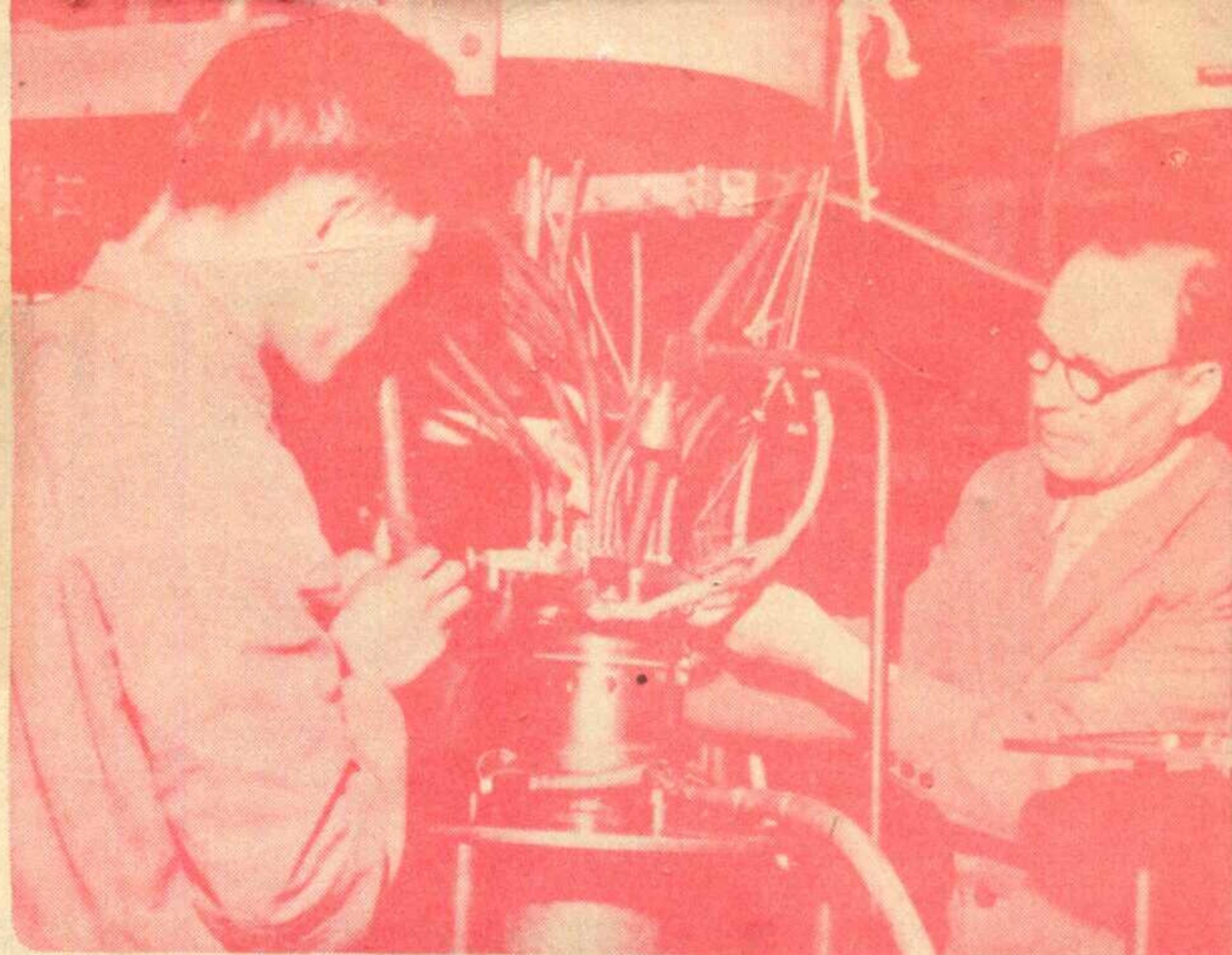

當我  
代的時  
完成第  
兩國人  
互助條  
界形勢發  
偉大的盟  
主義的進  
貢獻發揮  
合作關係  
義國家的  
作出了極  
不斷地促進  
聯為首的  
蘇聯一貫繼  
五年計劃和  
正確地學習  
就是有着十

過去十  
核心，為我  
以無線電事  
大的。如無  
代里，是該  
英明領導下  
工業，無線  
國家首先是

苏联在  
全面的。第  
一百六十六  
無線電工業  
助我們建立  
特殊的無線  
於正確地學  
的巨大發展。  
建立了一系  
工業生產的

1960年



# 伟大的中苏友谊万岁！

—庆祝中苏友好同盟互助条约簽訂十周年

当我们欢欣鼓舞地迎接充满光明和希望的六十年代的时候，当我们欢呼在党的领导下提前三年胜利地完成第二个五年计划的时候，我们也热烈地庆祝中苏两国人民伟大的团结合作的总纲领——中苏友好同盟互助条约簽訂十周年。中苏友好同盟条约簽訂，为世界形势发生深刻变化的五十年代揭开了序幕；在这个伟大的盟约进入第二个十年的时候，它一定会为社会主义的进一步胜利、为世界和平力量的繼續增長做出贡献發揮巨大的作用。十年来，中苏两国之間的友好合作关系有了全面的發展。由于中苏两国以及社会主义国家的始終团结一致，为世界和平和人类进步事業作出了極其偉大的貢献。中苏兩国間的經濟文化合作不断地促进着兩国的建設事業共同繁荣，增强着以苏联为首的社会主义阵营的威力。在这种友好合作中，苏联一貫給予我們兄弟般的無私的援助。我国第一个五年计划和第二个五年计划期間，苏联的援助和我們正确地學習苏联先进經驗，对于我們获得的胜利和成就是有着十分重要意义的。

过去十年中，苏联帮助我国建立了工业的骨干和核心，为我国建成一个完整的工业体系打下了基础。以無綫電事業來說，苏联給予我們的帮助也是非常巨大的。如無綫電工業方面，在解放前国民党統治的年代里，是談不上什么無綫電工業的。解放后，在党的英明領導下建立了我們自己的具有相当規模的無綫電工業，無綫電工業的建立和成長，是与社会主义兄弟国家首先是苏联的無私的援助分不开的。

苏联在無綫電工業方面給予我們的援助可以說是全面的。第一个五年计划期間，苏联帮助我国建設的一百六十六个規模巨大的建設項目中，就有现代化的無綫電工業基干企業。在無綫電工業的生产中，苏联帮助我們建立了無綫電工業中的工艺基础，掌握了許多特殊的無綫電工業的生产工艺和技术。許多企業由于正确地學習了苏联的先进經驗迅速地获得了生产中的巨大發展。例如在苏联的帮助下，我們在短期内建立了一系列無綫電工業的技术标准，为我国無綫電工業生产的现代化和进一步發展打下了良好的基础。

在 1958 年和 1959 年，苏联大力支援了我国無綫電工業的大跃进。不少现代化的無綫電基础工業，就是在苏联的援助之下建設起来的，例如生产“北京”牌电子管的北京电子管厂，和各种标准元件的西南無綫电器材厂，就是其中的一部分。建立这些工厂时，从設計、施工、建厂、安裝、选型、試制产品都是在苏联專家、技术人員的直接参加或帮助下进行的。在建設这些工業的过程中，还給我們培养了大批的技术人員。苏联派来帮助我国建設的專家和技术人員高度的共产主义和国际主义精神，永远是我们学习的榜样。許多苏联專家到我国来工作，都是把中国工人和技术人員教会了才走的。他們常常說：“我們在中国，就把自己当做一个中国人，你們的工作就是我們自己国家的工作。”我国許多技术人員都衷心銘感地說：“苏联同志們对于我们是什么也不保留的。只要是你需要的，他們一定千方百計地教給你，他手头沒有的也想尽办法給你找來。”

十年来我国广播事業在党的领导下有了很大的發展，这也是与苏联的援助分不开的。不少的大型中、短波广播电台都是苏联帮助我們建立的。为建立这些广播电台以及北京的广播大厦，苏联派来了大批的專家，从設計、建筑、安裝等都給予了無私的帮助，并且使我国能够在很短时期內掌握了电视设备的制造技术並設計了自己的电视中心。又如在有綫广播方面，我們有了很大的發展，这也是結合我們自己的特点吸取苏联的先进經驗的結果。此外，苏联还供給了我們很多技术資料、典型設計圖紙等，並帮助我們培养了大批的技术工作干部。

在邮电通信工作方面，包括無綫電通信，苏联也给了我們許多援助，派了不少的專家、供給大批技术装备和技术資料。在無綫電电子学研究方面、在国防体育的無綫電运动方面，我們所获得的成就也是与正确地學習苏联先进經驗分不开的。

总之，十年来，在我国無綫電事業的各个方面，都开遍了中苏友谊的花朵。陈毅副总理在“中苏同盟

(下轉第 26 頁)



# 欢呼我们伟大的胜利 迎接无线电事业的更大跃进



今年一月二十二日新华社發表了一九五九年国民經濟發展情況的新聞公報。全国人民在党的英明正确领导下，在战無不勝的毛澤東思想的旗帜之下，坚持总路綫、大跃进、人民公社，在1958年大跃进的基础上，实现了1959年国民經濟的繼續大跃进。我們已經胜利地提前三年完成第二个五年計劃。我們全国的無線电技术工作者和广大的無線电爱好者和全国人民一起，热烈欢呼这一偉大的胜利。

由于1958年的大跃进和1959年的繼續大跃进，第二个五年計劃的主要指标都已完成。实现了国民經濟高速度的按比例的全面大跃进。在这个期間里，工業、農業、交通運輸，以及文教事業等都有了極大的發展和成就。無線电事業关系到国民經濟各个方面，由于国民經濟的巨大跃进，也带动了無線电事業的大跃进。在这个期間里，無線电事業的各个方面也出現了全面大跃进的局面。

首先在無線電工業戰線上，这两年內全体职工干勁冲天，实现了全面大跃进。1959年無線電工業的总产值完成了国家計劃的107.8%，为1958年的212%，超过第一个五年計劃的总和，完成了第二个五年計劃最后一年（1962年）的規定指标。1959年無線电商品总产值为1958年的226.3%，生产主要無線电机器設備的品种为1958年的130%以上，产量也增加很多。無線電工業生产計劃的完成是全面、超額的，产品品种增加很多，绝大部分都能齐套，質量也提高很多，并且掌握了許多尖端的产品的制造技术，消灭了許多空白，整套设备新产品自行設計的項目达到50%以上。尤其在党的八屆八中全会決議公布后，生产日上升，跃进更快，这些成就都是極其輝煌的。

無線电通信，是国家邮电事業的一个組成部分，整个邮电事業在1959年11月底已經提前三年达到和超額完成了1962年的計劃指标。無線电通信有了很大的發展，例如1959年發信輸出功率比1958年增加約三分之一；終端机約增加一倍；电台、电路也增加不少；电台技术设备也逐年改造，多路調頻、特高頻、微波、和脉冲調制微波、單路和多路單邊帶与移頻等新技术设备都已在若干电路上正式采用或开始使用。

由于大搞羣众运动、大搞一条龙大协作競賽、大搞技术革新，电路質量、劳动生产率也提高很多。完成了党所交給的通信任务。

在經濟事業大發展的同时，全国教育、科学、文化事業也得到了很大發展。我国人民广播事業也發展很快，成績显著。到1959年底，全国人民广播电台已达到122个，人民公社广播站到达9435个，公社广播建站率已达到38%，城乡有線广播喇叭到达444万只，全国已有4个电视台和6个實驗性电视台。各省、自治区也都有了規模不同的广播工業。

羣众性的国防体育無線电运动，在大跃进的1958年和1959年中，無論在組織建設和运动水平方面也都有很大的發展和提高。各大中城市基本上都建立了無線电俱乐部，参加运动的有組織的無線电爱好者人数也有大大的增加。报务运动和竞赛蓬勃开展，不断創造和刷新国家記錄和国际記錄。無線電工程制作活動开展得也很快，不少的收發报運動員、工程活動爱好者在生产建設和国家通信事業及国防建設中貢献了自己的力量。

我們無線电事業的各个方面所以能在这段不長的時間內，获得了这样輝煌的成就，和社会主义建設的其他各个方面一样，首先是由于党中央和毛主席的英明正确的領導，無線电各个战綫上的工作者們坚决貫徹执行了鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社会主义的总路綫，坚持政治挂帥的結果。尤其是党的八屆八中全会發出反右傾鼓干勁开展增产节约运动的号召以后，1959年下半年無線电各个战綫上，全体工作人員意氣風發干勁冲天，千軍万馬进行决战取得了1959年紅到底，1960年开门紅，提前三年完成了第二个五年計劃主要指标。

第二个五年計劃期間，無線电事業随着整个国民經濟的高速發展，它的發展速度也是空前的。就拿無線電工業來說，仅民用收音机生产的年产量一項，在1959年底就比第一个五年計劃末期增加了約4倍。这样的發展高速度，也是資本主义国家所从来没有过的，这也是党的总路綫和国民經濟高速度跃进方針完

（下轉第28頁）

# 迎接无线电通信工作的更大跃进

邮电部电信总局局长 叶云章

无线电通信是国家邮电通信工作中的一个重要组成部分。无线电通信工作的重要性是所有无线电通信工作者必需認識的。党和政府对无线电通信一直是重视的。解放以来，无线电通信设备的發展是成十倍地增長，全国大、中、小型无线电通信设备的增长都很快，很多现代化的多路数的无线电通信设备，我国都已能制造，并且日益广泛地运用到生产中来。在国家经济建設中，无线电通信發揮了很大的作用。它和有线通信一样担任着联系祖国南北、内地边疆的任务。此外在广播、勘探、气象、森林、航运、渔业等部门中，它也日益成为不可缺少的工具。

为了适应形势发展的需要，无线电工作人员必須充分認識无线电通信工作的重要性，明确自己的工作和总路線的关系，而不把自己的工作局限于仅仅是技术和業務的圈子之内。我們担负的文字語言广播，就是直接向国内、外宣传，傳播党的声音，党的总路線和中国人民所取得的伟大成就；我們担负的气象广播，关系到千百万人民生命财产的安危，直接影响到工业、农业生产；我們担负的通信工作也是传达党的指示，反映人民的声音。总之我們的工作是直接影响到对总路線的宣传和实现。明确了工作的目的性之后，明确了技术为業務服务、技术为政治服务之后，我們的积极性才会更高，很多問題才能順利地解决。

无线电通信工作必須切实貫徹党的总路線和两条腿走路的方針，根据当前形势发展的要求，很好地安排我們的工作。整个邮电通信1960年的总任务是：坚决地、全面地、深入地、持久地貫徹党的总路線和一整套两条腿走路的方針，質量良好地、服务周到地面向国民經濟大跃进，支援農業大发展，完成通信任务。无线电通信必須在这一要求下，更大的發揮自己的作用。

无线电通信当前的情况一方面是業務要求不断增长，一方面是设备的数量和质量都赶不上发展的需要。技术工作者应该关心时事政策，把工作很好地配合上去。国际通信和广播任务，随着和平事業的扩大，将日益增长。国内干線通信的综合利用，由于国民經濟大跃进，对无线电通信也提出了更多、更高的要求。这

就是在不長時間內，短波無線電話电路單邊帶化，电报电路移頻化，同时还要多路化，並要大力發展微波接力通信。文字广播电路都要向移頻和傳真方面發展。电信網路將大大發展，國內干線电路逐步都要配备电缆、微波和短波設備。目前的狀況是不能滿足需要的，这就需要依靠羣众，大家努力，高速度地进行建設，使在不長時間內完成党所提出的“要在全国范围内建成一个以現代工具为主的四通八达的邮电網”的任务。因此当前我們的任务是：一方面要千方百計地設法提高無線电路質量，使电路質量稳定，並力求保密；另一方面要大力进行無線电的建設工作，努力學習掌握新技术，大力培养無線人才。为此，必須大力开展一条龙大协作竞赛，大搞技术革新和技术革命，大搞技术表演賽，树立無線电通信的标兵，大力总结和推广先进經驗。进一步提高無線电通信質量，提高设备利用率和劳动生产率，以适应国民經濟繼續跃进对通信的需要。

首先我們要紧紧抓住当前大好形势，鼓足干勁，进一步深入开展一条龙大协作竞赛，把竞赛开展得轟轟烈烈。开展竞赛要依靠党的领导，坚持政治掛帥，坚持羣众路線。电路質量不好要发动羣众来想办法，發揮羣众的积极性和創造性，这就能使一条龙大协作竞赛开展得有声有色，收到显著的效果。还必須大力推广和創造新的經驗，使竞赛运动逐步深入。对學習到的先进經驗要与本單位的具体情况結合起来，並且要不断地發展和提高。对点滴經驗要彙集起来搭配成套，成套地貫徹就更有力量。應該把一条龙大协作竞赛在所有無線电路上全面开展起来，包括干線、省內、报路、話路、短波、超短波电路。要有决心克服困难，把所有电路組織起来。

無線电通信方面的技术革新和技术革命也应当密切結合生产，針對生产中的关键問題和薄弱环节，放手发动羣众，通过一条龙大协作竞赛，結合技术表演賽，全面开展起来。当前無線电通信部門开展技术革新和技术革命总的方向應該是以进一步提高电路質量为中心，不断地提高设备利用率和劳动生产率，具体說來有以下几方面：

(下接第26頁)

# 感谢苏联，学习苏联 在胜利的基础上 继续前进

——为庆祝中苏友好同盟互助条约签订十周年而作

北京电子管厂厂长 周凤鸣

中苏友好同盟互助条约签订十周年了。在我们热烈庆祝这个具有重大意义的纪念日的时候，我和我厂全体职工，特别怀念前来帮助过我厂建设的苏联专家和其他的苏联同志們，並对偉大的苏联政府和人民表示衷心的深切的感謝。

我厂是在苏联帮助下建成的。在建厂期间，苏联曾经派来以建筑总工程师阿·姆·梅尔金同志和电子管制造总工程师依·依·卡明斯基同志为首很多富有經驗的專家，具体帮助我厂設計和建筑厂房、安裝設備、調整、試車和試制产品。我厂許多職員和工人，都曾去苏联工厂實習过，学到了很多东西。由于苏联無私的援助，使我厂能在比較短的時間內，基本上掌握了电真空的生产技术，并且在一九五六年十月开工生产以后不久，就提前完成了設計产品試制任务。在我厂投入生产以后，苏联还繼續不断地对我厂进行了很多的帮助。許多苏联专家回国后，还經常和我厂职工通信，帮助我們解决了許多生产技术問題。在大跃进的一九五九年中，我厂試制一批巨型电子管时，

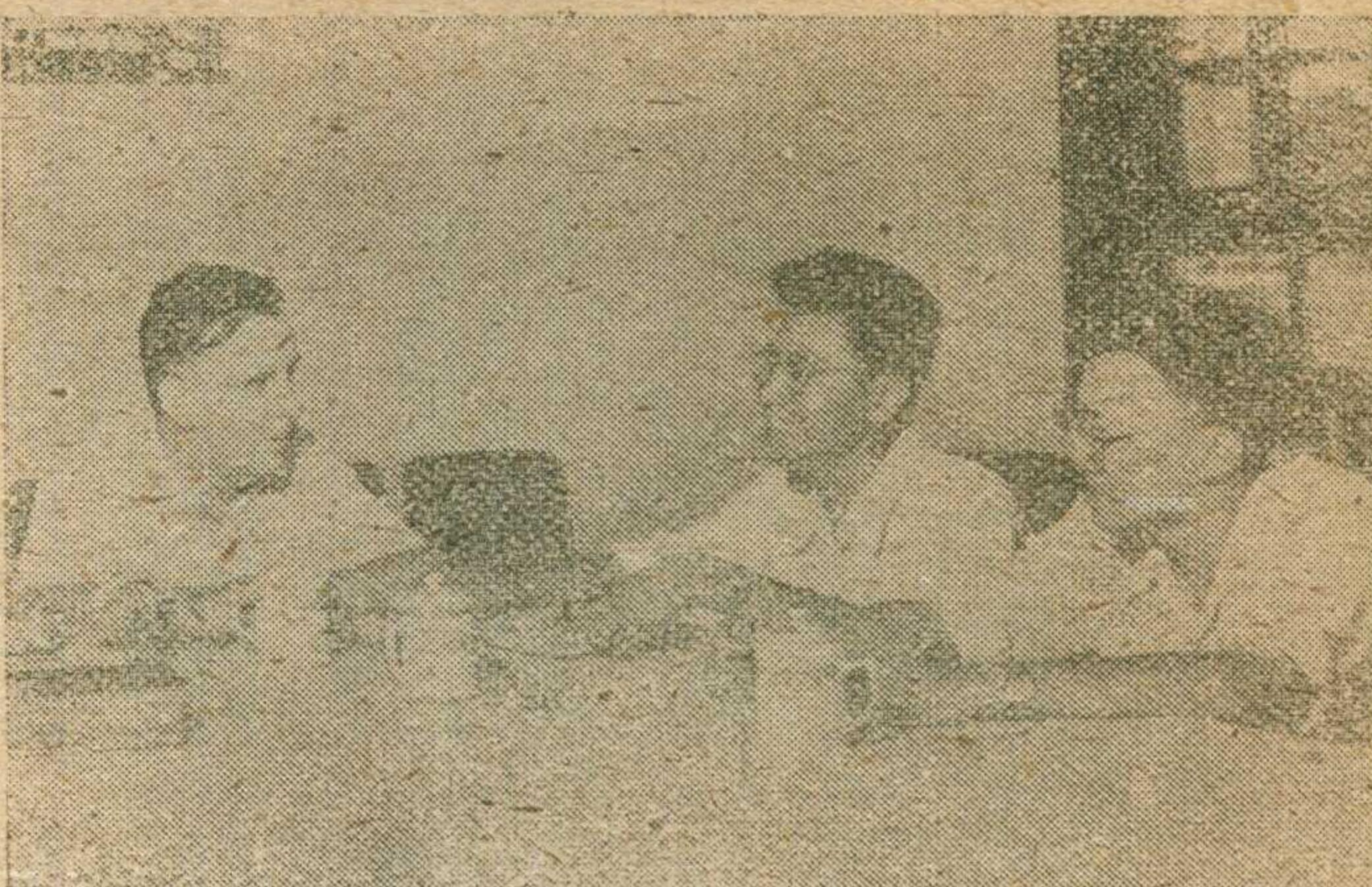


圖 2 苏联專家布哈林与周鳳鳴厂長(中)和总工程师座談，研究提高电子管成品率的問題。

苏联的大型管專家符·阿·瓦西里也夫同志不但具体帮助我們校閱設計圖紙、改进产品結構和协助我們制訂生产工艺，而且每天深入車間，帮助我們解决試制和生产中的各項問題，使我們在技术条件还比較差、經驗还不足和時間紧迫的情况下，按时地和質量良好地完成了这一批巨型电子管的試制生产任务。在試制巨型电子管中，符·阿·瓦西里也夫同志曾先后提出了很多条宝贵的建議，对我们的帮助很大。例如經專家建議改进以后，有的电子管生产时不但縮短了排气时间，提高了真空度和电子管的質量，並且使生产效率有了进一步的提高。又例如因为苏联政府派来了金属陶瓷管和金属陶瓷專家，帮助我們很快地解决了金属与陶瓷的封接工艺問題。

我和我厂全体职工，永远也不会忘記苏联对我们的無私援助，並且深切地体会到中苏兩国人民牢不可破的友誼的可貴，苏联永远是我們學習的榜样。我們时时刻刻把苏联对我們的無私援助，用以不断鼓舞和鞭策自己。因此，我厂从开工生产以来，在党的领导下，在党的社会主义建設总路綫的光輝照耀下，同时也是在苏联專家的帮助和鼓舞下，实现了生产‘月月紅、季季升、年年跃’，每月、每季、每年都全面、超額地完成了国家任务，因而在一九五九年被选为出席全国羣英会的红旗厂。我厂几年来生产上的跃进是很大的，如工业总产值一九五八年比一九五七年增長了三点三四倍，一九五九年又比一九五八年增長一点二倍；到一九五九年底，我厂的生产水平已大大超过了設計生产能力。电子管一九五九年实际产量超过設計年产量百分之八十四。剛跨进一九六〇年，我厂又出現了持續跃进的大好形势，实现了生产开门紅、日日紅，每天都全面、超額地完成了計劃。全体职工意气風發，斗志昂揚，决心实现‘日日紅、月月升、季季跃，全年滿堂紅’的更大、更好更全面的跃进。我們深信：在党的领导下，在苏联先进經驗的帮助下，我們一定能够在胜利的基础上取得更大的胜利。

圖 1 苏联  
大型管專家瓦  
西里也夫正在  
檢查产品质量





# 实行载波广播

## 使广播与电话同时开通

江西省宜黄县广播站 黄秉讓

在党的八届八中全会的“反右倾，鼓干劲”的精神鼓舞下，以及我县县委的重视和省广播管理局的大力支持下，我们在去年七月间响应了党的号召，提出：“全站出动，巧打猛冲，实现全县建立公社广播站和全部采用广播载波以迎接建国十周年的伟大节日”的响亮口号。国庆节前全面建立了公社广播站和实行了载波广播，从而解决了从县到公社电话与广播共用线路同时开放的问题。并且喇叭的音量也有了显著的提高。真正做到了县委满意，公社党委满意，邮电局满意，各机关单位满意，群众满意。去年十一月十九日，省广播管理局还组织了全省部分县广播站站长和机务员来我县现场参观。

现将建设中的具体情况介绍如下：

### 一、线路情况与设备装接

我县一共有七个公社，除城关一个公社使用县发电厂电源和另一个公社自己有水力发电设备外，其他五个公社都没有电源。这次建立公社广播站采用远距离供电，即是在一对电话线上同时传送50周交流电源、直流高压、广播信号和电话。

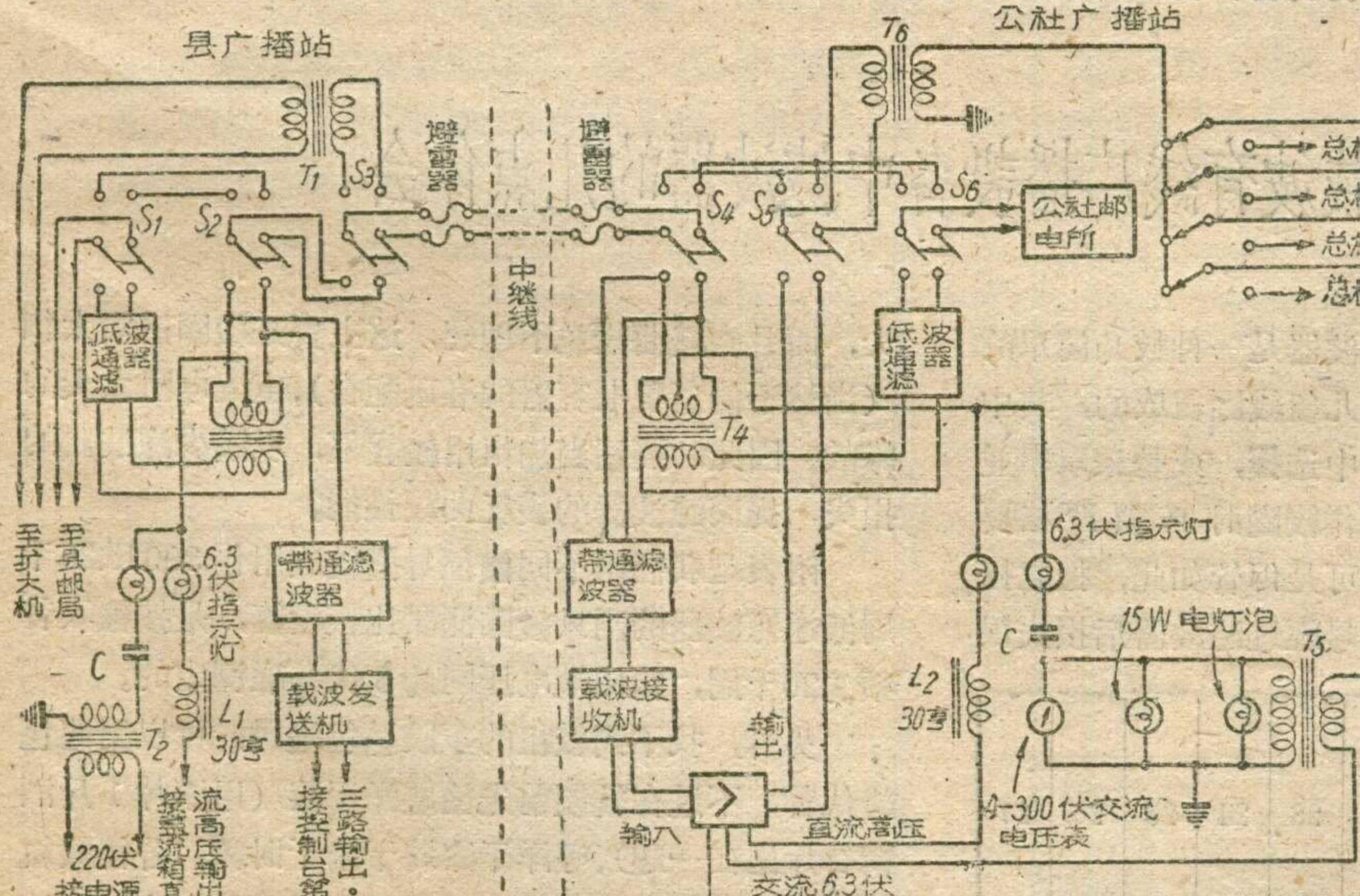


圖 1 开关位置：载波广播时， $S_1-S_6$  全部扳下；音频广播时， $S_1-S_5$  扳下， $S_6$  扳上；停播时， $S_1, S_2, S_4, S_6$  扳上， $S_3, S_5$  扳下。另件规格： $T_1$ —馈线变压器， $T_2$ —升压变压器， $T_3, T_4$ —幻线变压器， $T_5$ —6.3伏灯丝变压器， $T_6$ —用户变压器， $C$ —4—8微法油质电容器。

县广播站中安装载波发送机一部（江西广播器材厂出品的氧化铜调幅机），供给一个距离较远的公社广播站信号。两部载波放大器（也是江西广播器材厂生产的）把载波放大后分送给其他五个公社广播站信号。根据公社距离的远近，有两个公社使用无电源接收机（江西广播器材厂生产的氧化铜检波机），有四个公社使用单管接收机。有三个公社广播站都装设75瓦远距离供电放大器一部，由县站的三部75瓦电源整流箱分别供给直流高压。有两个公社的广播站各装设25瓦远距离供电放大器一部，由县站一部75瓦电源整流箱供给直流高压。县广播站与公社广播站的设备联结见图1。

有一个公社站和县站之间没有直达线，电话要由另一公社接转。经过大胆试验后，两站在同一对电话线上仍然做到了远距离供电，由县站的一部75瓦电源整流箱同时供给这两个公社站的两部25瓦远距离供电放大器使用。为了不影响的载波接收，在中间的公社站装置了一部高阻抗输入式的单管接收机作了“T”字形的接法。中间站的设备联结见图2。

有一个公社有交流电源，不需要远距离供电，接线与图1所示相同，只不过取消了远距离供电时所用的转电线圈。

### 二、建设过程中遇到的几个小问题

1. 回串问题：公社站载波接收机把广播信号检拾出来经过放大器放大后，就传送到喇叭用户。在喇叭线与电话中继线同杆架设或线路不平衡时，可能发生轻微的广播串扰电话现象；适当降低一些喇叭用户电压或将杆路迁移远些就可解决。目前我县的喇叭数虽然还未做

到深入院戶，但每

个喇叭只要保証有<sup>19伏</sup><sub>電壓</sub>，就能做<sup>到</sup><sub>到</sub>既不串扰電話，又能确保喇叭音量达到需要的响度。

2. 交流声串扰電話：在远距离輸送交流电源供給公社广播站放大器燃点灯絲和兩盞15瓦电灯作照明之用，碰到線路不平衡，会在電話中听到輕微的交流声，后来在線路上串联了可变电阻来平衡，交流声就減到最小。

3. 電話振鈴問題：在使用远距离供电和載波后，電話線路中串入了兩只低通濾波器和兩只轉電線圈。低通濾波器对電話振鈴沒有什么影响，但轉電線圈質量不好时就会降低振鈴电压，在線路距离很远时，可能發生振鈴不灵的現象。應該从改进轉電線圈的質量来解决。我們的轉電線圈是用30号漆包綫繞制的，初級与次級各繞3000圈，電話振鈴很灵。在不广播时，使用擲刀开关把它从線路上脱离开来。

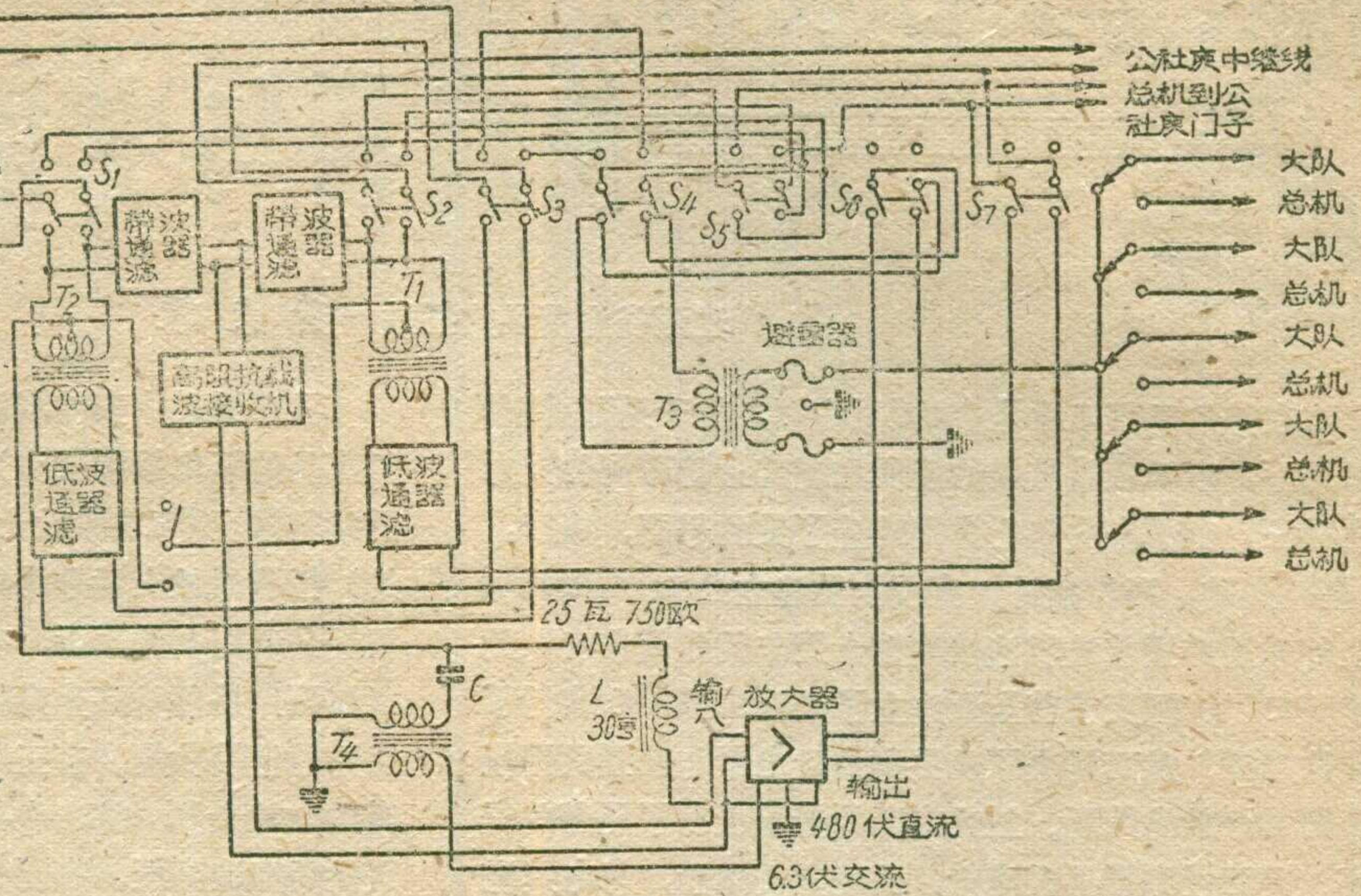


圖2 開關位置：載波廣播時， $S_1-S_7$  全部扳下；音頻廣播時， $S_1, S_2$  扳上， $S_3-S_7$  扳下；停播時， $S_1-S_5$  扳上， $S_6, S_7$  扳下。另件規格： $T_1, T_2$ —幻線變壓器， $T_3$ —用戶變壓器， $T_4$ —6.3伏燈絲變壓器； $C$ —4—8微法油質電容器。

4. 嘩叫：某一公社站的載波接收機輸送到放大機的信號線與放大機的喇叭線平行，產生回授嘩叫，后来把輸入線改為雙芯隔離線（也可把輸入和輸出線分開來）就消滅了嘩叫。

## 制作載波有線广播設備中濾波器的几点体会

載波有線广播設備中的濾波器是一種較為簡單的濾波器，它是由幾組電容器和幾組線圈組成的，其中電容器可從近似數值的電容器中選擇，或是採取串並聯取得所需要的數值。但在制作線圈時必須嚴格要求，首先在測試中要測得準，可是儘管如此，把它接到線路中校驗時，往往發現信號經過濾波器後損失很

大，而且衰減曲線並不理想，這主要是線圈用線太細（當然不能忽視電容器的準確配合），直流電阻太大的緣故。因此，要適當加粗用線線徑，以減少濾波器的損失，提高濾波器的衰耗曲線性能。

附表是我們用不同線徑導線繞成用作300歐25千周低通濾波器的兩只線圈測試比較數值，是按輸入音頻為20千周，輸出端電壓同為3伏為準測定的。

另外，找不到較粗的多股絲包線時，可以用漆包線代替，不過在繞制前先塗些洋干漆（用漆片1斤酒精2斤泡在一起），等洋干漆將干未干時繞。若繞線機（蜂房式）排線頭槽狹，可以銑寬或另做一個。用漆包線繞蜂房線圈時，一般使排線機頭槽底與線圈管上面的外徑一樣高，以免斷線。線圈繞成後，再塗一層洋干漆。

（內蒙古廣播器材廠 王守舜）

頻率 (千周)	20	21	22	23	24	25	26	27	
線徑 (毫米)	0.31	3	2.8	2.81	2.8	2.5	1.53	0.7	0.15
電壓(伏)	0.15	3	2.6	2.3	2.18	1.81	1.15	0.3	0.2

# 外差式載波广播接收机

郭平

在1958年大跃进中，为了提高广播质量和线路的利用率，不少地区的广播网均试用了载波传送广播节目。在广播网里使用载波技术设备还是比较新的东西，因此经验不多，都是处在边试验、边利用、边改进的过程中。我们在试用过程中也遇到不少实际问题。例如要接收质量高，保证转播好，接收机的类型和质量就有研究改进的必要。

载波接收机一般要注意以下几个问题：

1. 在接收机输入端，必须很有效地抑制载频以下的频率信号进入机内，避免引起包括振铃火花、电话、和天电干扰等噪声干扰。

2. 在检波后必须滤清残存的载频电压，否则会使低频信号的音质差，以及造成线路上的载频回授叫现象。

3. 要具有高灵敏度。要求在输入载频电压不超过0.1伏时就能正常工作，而且杂音很小。

4. 音质要好，特别是高低音都优美，不要太沉闷或失真。

根据上述要求，我们在1959年初就进行把旧式接收机加以改装和采用新电路的试验，试制成外差式接收机。经过各种试验与比较，以及各站的试用效果来看，初步认为外差式载波接收机是能兼顾以上四点要求的，实际效果令人满意。


**原理与线路结构** 外差式载波接收机是根据一般的超外差式广播收音机原理设计的。不同的地方在于输入端的信号频率是17千周，另外是减少了一级中频放大。除此之外，它和一般超外差式收音机的结构并无很大差别。它由6SA7、6SQ7、6V6、5Y3等四个电子管组成，电路原理图如图一所示。

**电路性能** 外差式载波接收机和普通载波接收机的最大区别在于它的第一级是用变频管，而不是用电压放大管。在6SA7管的屏回路是用调谐回路，而不是电阻电容交连的。载频信号经变压器T<sub>1</sub>输入6SA7的信号栅，与6SA7的482千周本地振荡频率差拍，变为465千周经中频变压器交连至6SQ7的小屏部分，经过二级检波后由6SQ7管的三极部分作第一低频电压放大，再经电容电阻交连至6V6栅极，经电力放大输出至本机的监听喇叭，以备在转播前监听节目的效果。5Y3作全机的电源整流。

把17千周的载频变为465千周才检波的道理是：

1. 中频变压器的带宽一般是±10千周，低频信号不能通过，因此中频变压器实际上起了一个带通滤波器的作用。如果输入端的频率不是17千周的载频，而改为话音输入（50—8000周）时，它和已固定的本地振荡频率差拍以后，不是固定的465千周，而是在481.95千周—474千周的范围内变动。这些频率都不能通过465千周的中频变压器到达下一级，因此选择性就比一般的载波接收机大大改善，对于杂音以及电话的串扰都大大地减轻，音质也相对地提高了，同时接收机输入端的带通滤波器也可以省掉，相对地就把电路简化了。

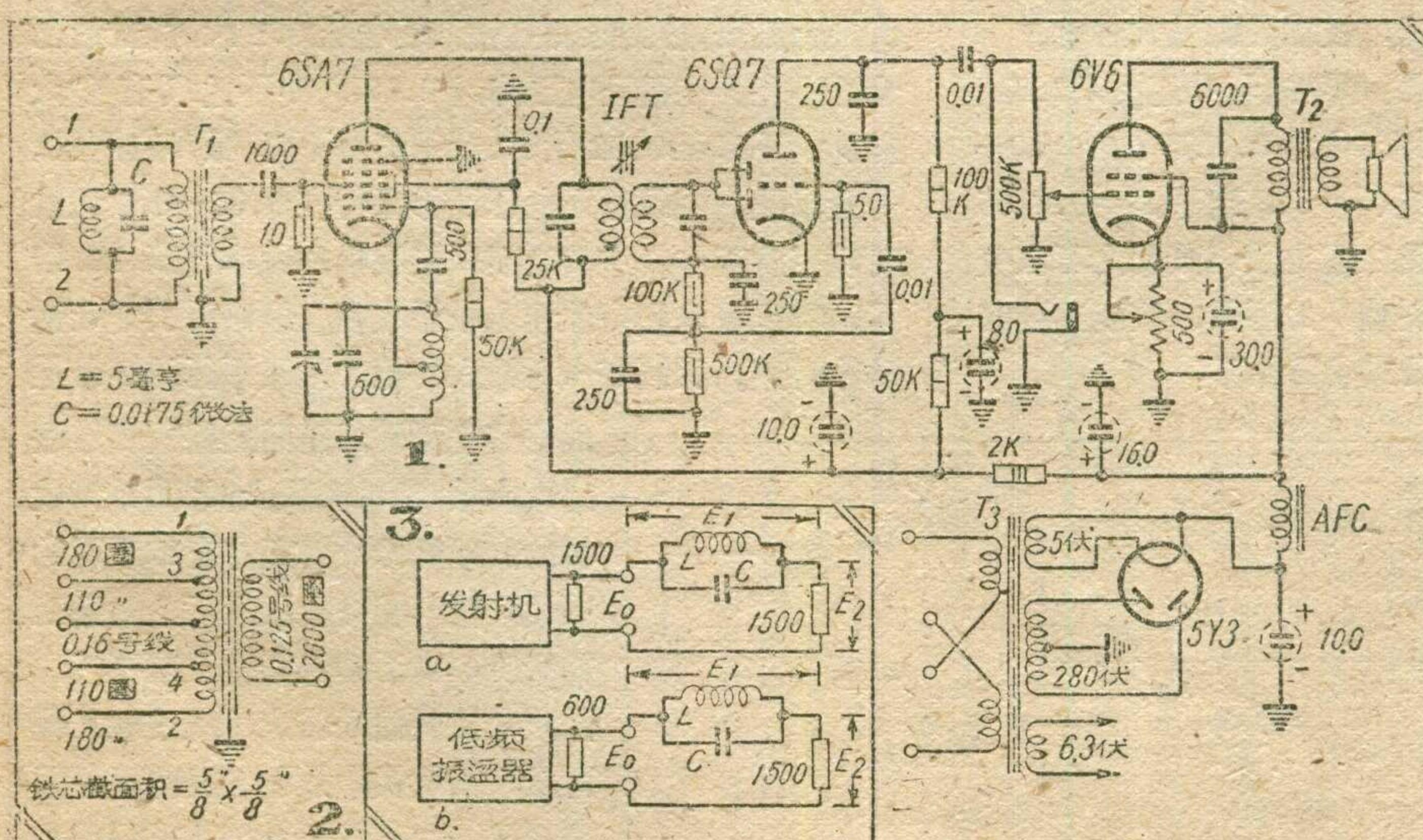2. 获得比较理想的灵敏度。按照混频级的原理，本地振荡电压一般是高于外来信号电压1—5倍，如果本地振荡电压调到10—15



伏，則外加的信号电压只有0.3—0.5伏就可以正常工作，因此它比普通的載波接收机灵敏度高。

3. 音質比普通的接收机好。因为普通的接收机是直接对17千周(或20千周)的載頻电压进行检波，同时載頻是和音頻較高的部份相接近(音頻是从50周到15千周)，因此經检波后，很难把殘存的載頻濾去。这样殘存的載頻經轉播机放大后輸出到線路里，也会引起線路的回輸产生嘯叫。如果把检波后的濾波电阻、电容都加大，以达到把殘存的載頻濾去的話，結果会失去高音，使音質沉悶，而且也帶有失真，很不悅耳，采用外差式上述問題却得到解决。


此外，並联在輸入变压器初級端的並联諧振回路是諧振于17千周載頻週率的，目的在于更进一步把載頻以外的頻率衰耗，減少它們进入机內的可能。6SQ7屏極輸出端並聯的插座是供轉播使用的。6V6的柵漏電阻用了一只500千欧电位器，这样可以調節本机监听喇叭的音量，但又不影响轉播信号。

**零件的选择及調整** 本机大部份采用一般容易买到的收音机零件和現成材料，尽量減少設計与制造，广播站仿制方便。 $T_2$ 是普通收音机用6V6輸出变压器。 $AFC$ 是低頻扼流圈。 $T_3$ 是4灯或5灯电源变压器。 $T_1$ 是輸入变压器，需要自行繞制，繞法如圖二所示。

IET是磁性瓷芯465千周中頻变压器，这种变压器Q值高，帶寬±10千周，同时調節的磁芯也比較紧，在搬动时不易因震动而引起頻率的变化，我們用的是上海开利厂出品，其他厂同类产品亦可用。

6SA7本地振盪線圈是用收音机的中波振盪線圈，現用中央811S式，並联一只500微微法云母电容器和一只瓷質垫整电容器，校驗時調整其容量。

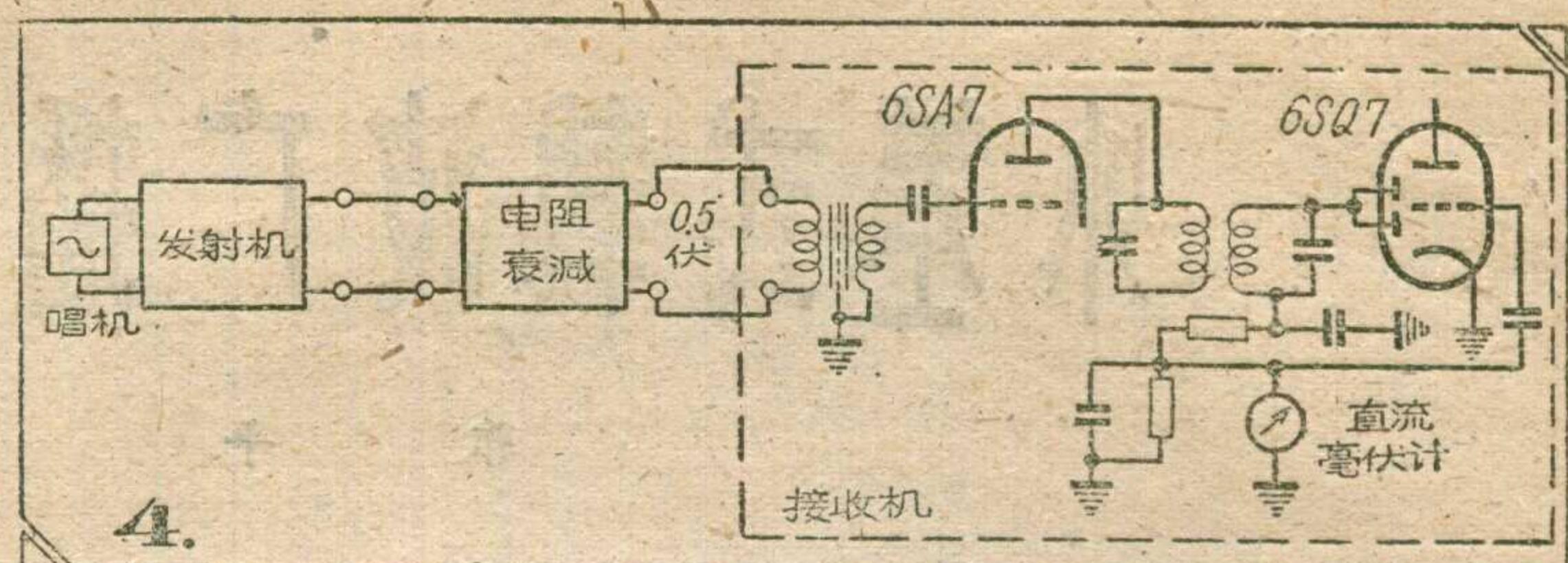在並联于輸入端的諧振回路中， $L$ 是用兩只2.5毫亨美通高頻扼制圈串联代用。 $C$ 为0.0175微微法。这一回路亦可用旧式低通濾波器( $L=5.3$ 毫亨， $C=0.0165$ 微微法)代替。線圈的电感量在指定数值范围内可以变化利用，主要是在校驗時調整 $C$ 的容量，使能达到諧振为准。 $L \cdot C$ 值可依諧振公式求算如下：



$$f_R(\text{千周}) = \frac{1592000}{\sqrt{L(\text{微亨})C(\text{微微法})}}$$


**校驗** 先按圖3a或b的連接，把並联諧振回路校准再裝入机內。校驗時，在預計电容量範圍內增減 $C$ 的容量，使 $E_1 > E_2 \approx E_0$ 值為最好，这时的 $C$ 值是已配准于17千周的諧振点。

本地振盪頻率的調整，應按圖4的接法先測得輸入端电压在0.5伏以下，然后調整本地振盪的垫整电容器，觀察求得电表的讀數最大，同时监听喇叭的音量最大音質也最好。如果垫整电容器調整到最松，电压仍未达到最高值时，應將云母电容改換容量較小的然后再調。如垫整旋到最紧仍未能达到时，則要把云母电容适当加大。但千万不要旋动中頻变压器的磁芯。如屬旧中頻变压器，必須先按調整中頻变压器方法調准为465千周后才能使用。

**实际使用效果** 这种接收机是为了处理原有旧規格的接收机而設計的，所以都以尽量使用原有器材為原則，不宜大改。此外位置也有所限制，所以只把原来6Sj7改为6SA7，未用中頻放大級，因此灵敏度和選擇性还不算最好，只适宜在40公里範圍以內的12号双綫鐵綫上使用。我們曾在35公里範圍內实际应用过，如圖5的連接法，收听效果比旧式接收机优越很多：①灵敏度高，經实际測量輸入端电压0.1伏时，音量已十分滿足。把輸入电压降为0.08伏亦不覺得有多大差別。下降至0.02伏时，音量显著下降，噪声也严重。一般來說，載頻輸入电压能够保持在0.05—0.1伏就可正常工作。这就比旧式接收机的效率提高10倍了。②显著地和有效地克服了載頻在線路所引起回輸的嘯叫声。我們在一对輸入与輸出線路平行約2公里

的線路上試驗，用旧式接收机無法进行轉播，嘯叫声很大。原因是接收机的低頻部份，仍殘存有17千周的載頻，輸入轉播机放大后，輸送至線路上，由于輸出与輸入線平行，因此串扰到輸入線上，經過輸入線再送入接收机，故引起回輸振盪的

(下轉第39頁)

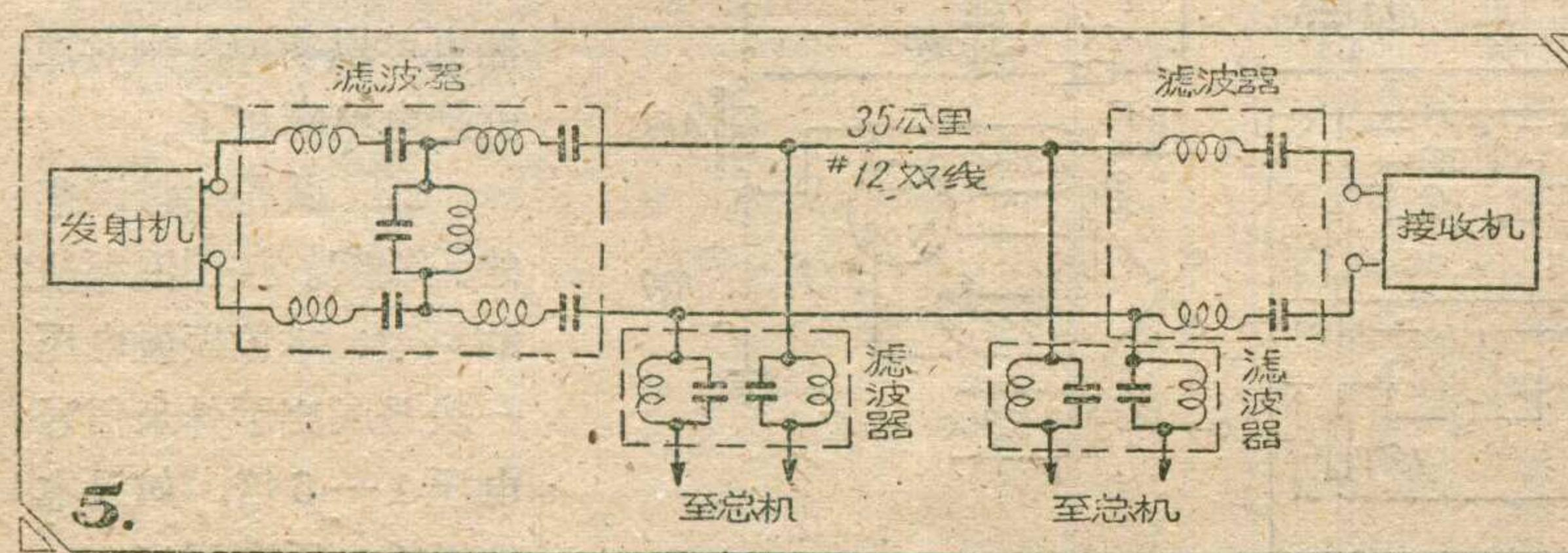

# 迎接今年农业生产的更大跃进

## 改装干电收音机建立公社广播站

(續)

湖北新聞廣播事業局 彭·

### 电源设备

1. 做好电池的维护工作：延长电池使用寿命，降低电池维护费用，是当前推广干电收扩音机发展农村有线广播网的一个重要问题。根据我们改装长江牌收音机的经验，9只电子管的灯丝电流为0.42安，乙电电流45毫安（送话器电源除外），按照甲、乙电池额定放电容量，每部机器要用三筒甲电并联，乙电六块串联使用，才能保证电池额定放电时间。按电池市价计算，每小时电费约合0.25元，如果采用以下几种措施，可以大大减少电池维护费用。

- ① 加强电池保管工作。
- ② 尽量采用空气电池；串联手电筒代替方块乙电。
- ③ 机器连续工作在三小时以上，要用两套电池轮流使用。
- ④ 电池使用以后，经常充电。

2. 经常给干电池充电：关于充电，我们采用以下两种方法：

① 直流充电：用6伏蓄电池充电，一次可串联三筒甲电池充电。公社一般都有米厂、农具厂，这些单位动力机都备有蓄电池，并附有充电设备，用蓄电池作甲电充电电源并不困难。

② 脉冲电流充电：县广播站都有交流电源，用脉冲电流冲电很方便，充电用变压器可以用普通五、


六灯收音机的电源变压器（图4）。乙电池充电用一只5Y3整流以后，一次可以充五块串联的方电池；甲电池充电用半导体整流，我们是用三灯机上硒整流片改装的，每两片串联成一组，每9组并联成一大组，共有三大组，一次可以充三筒甲电。

充电电流，一般甲电不超过200毫安，乙电不超过80毫安。每筒甲电电压降低到1.2伏，每块乙电电压降低到35伏时就要充电。充电以后，甲电电压升高到2伏，乙电升高到50—55伏，可以认为已经充满。

经验证明，不论电池损坏程度如何，一经充电，电池端电压都能上升。电池原来的端电压越高，内阻越小，充电效果就越好；电池锌皮腐蚀得越少，充电效果就越好；刚放完电的电池比放完以后放置已久的电池充电效果好；用大电流放电完了的电池比用小电流放电完了的电池充电效果好。

3. 选用电池，要精打细算：从使用经济来看，空气电池比锰锌电池经济；甲电比乙电经济。乙电最好用手电筒电池串联代替，不仅可以多次充电，同时就其放电容量和价格比较，也比方块乙电便宜44%。在大力发展农村广播网，大量使用电池时，对于电池的选择，不能忽视。如果普遍重视，每年就可以为国家节约不少资金。

### 用乾电收扩音机建立公社广播站

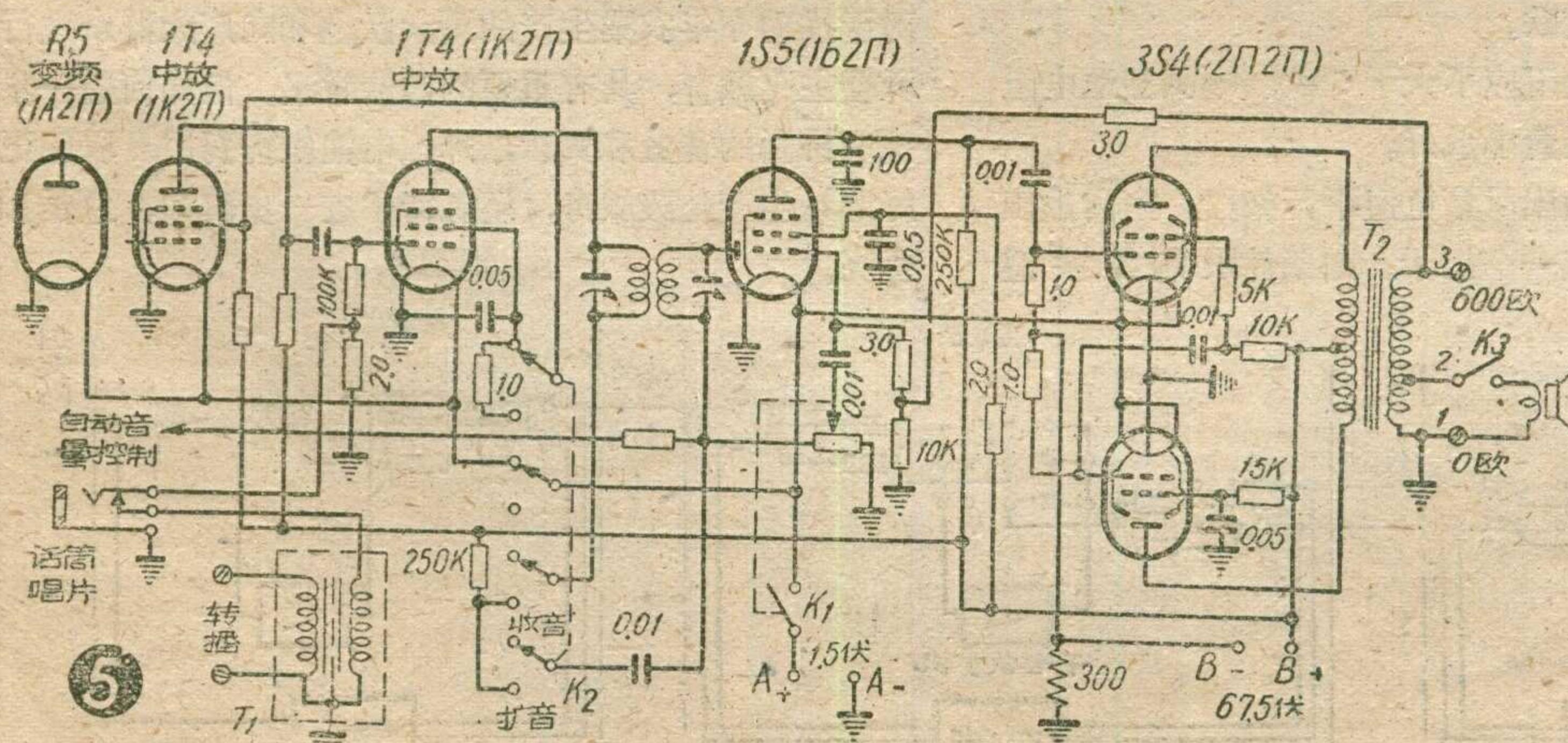

1. 对乾电收扩音机的要求：根据我省红安和鄂阳等县建立公社广播站的经验，用上面方法改装的机器，在半径10公里范围内，可以带动50多只舌簧喇叭，每只喇叭可供七、八、十人收听。具体做法是公社和各个管理区都装一部乾电

收扩音机，既轉播县站节目，又自播节目。为了提高轉播質量，公社备兩部机器，一部帶公社附近的用戶喇叭，另一部質量比較高的向各管理区輸送节目。圖1—3的干电收扩音机是为了获得比較大的輸出功率，末級采用乙类放大，失真現象比較大。如果用来轉播县站节目，經過公社和管理区兩次轉播以后，声音失真很大。因此公社要增設一部質量比較好的干电收扩音机（圖5）。


圖5末級用2只2Π 2Π作甲类推挽功率放大，失真小，同时采用了負回授电路，音質逼真。变压器繞法如下：

① 輸入变压器  $T_1$ ：鐵芯截面积  $1.5 \times 1.5$  平方厘米，初級用 0.1—0.13 毫米漆包線繞 840 圈；次級用同号線繞 2500 圈。

② 輸出变压器  $T_2$ ：鐵芯截面積  $1.9 \times 1.9$  平方厘米，初級用 0.13 毫米漆包線繞 3000 圈，中心抽头，分兩段繞；次級 1—2 用 0.45 毫米漆包線繞 22 圈，2—3 用 0.19 毫米漆包線繞 550 圈。

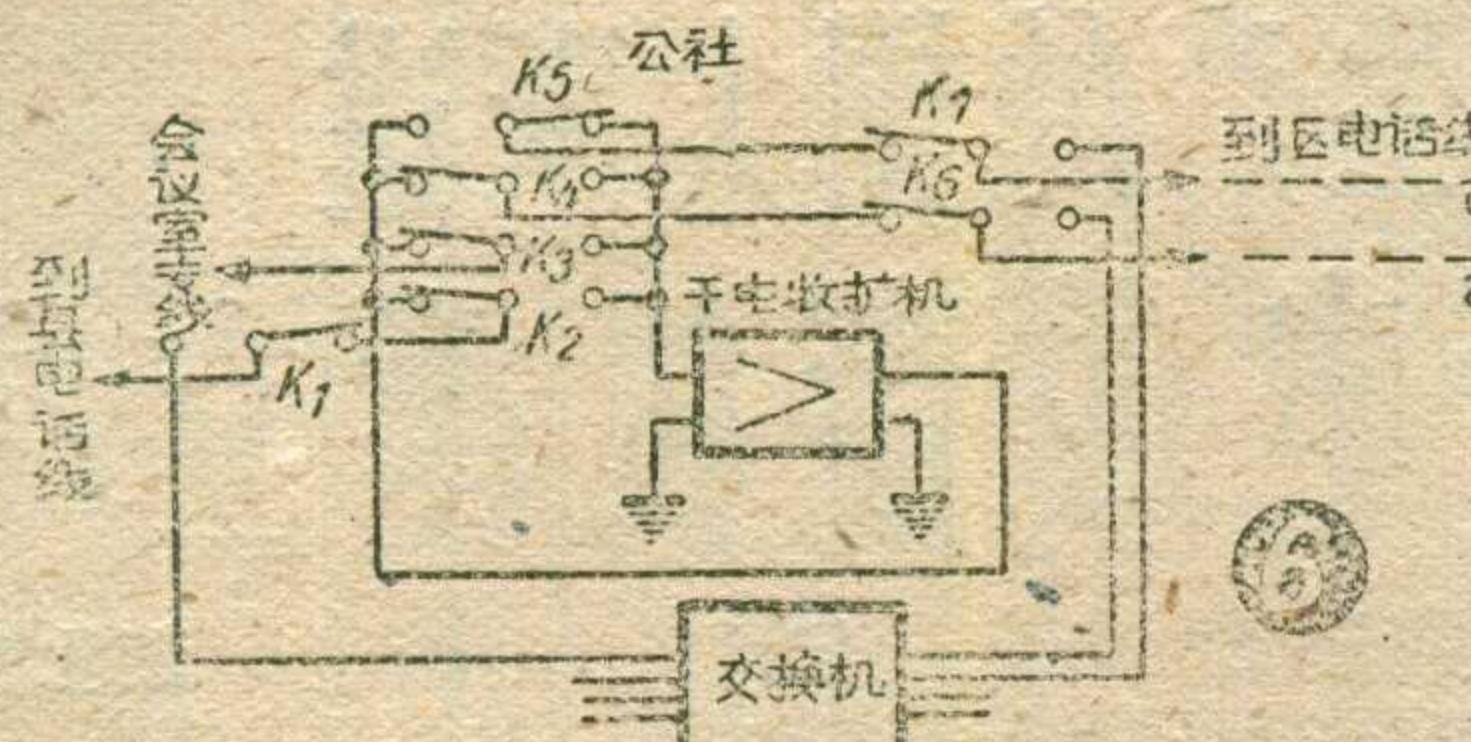2. 对綫路的要求：要求干电收扩音机能够多帶喇叭，必須注意綫路質量，否則傳輸效果不好。具体要求：

- ① 線路最好是輻射式。
- ② 線徑应不小于 1.6 公厘，綫条接头要少，接头要鋸牢。
- ③ 鐵線对地絕緣电阻晴天每公里不小于 4 兆歐，雨天不小于 2 兆歐。
- ④ 机器接地电阻应不大于 5 欧，喇叭接地电阻不大于 100 欧。电阻愈小愈好。
- ⑤ 線路輸入輸出尽量免避平行架設，室內进出綫要分开，不能擰成一个把子。如条件限制無法避



免，而轉播時沒有回授現象，可以适当提高送端信号电压，增大信号杂音比。但信号电压提高后，往往干扰鄰近通信綫路，一般最大以不超过 20 伏为宜。

### 开放電話會議的彙接方法

为了便于利用干电收扩音机开電話會議，電話、广播綜合彙接裝置很重要，根据綫路情况，分別介紹几种彙接方法如下：

1. 县、公社和管理区全是單綫，彙接裝置如圖 6。

① 开放广播：將  $K_1$ 、 $K_2$  把向右，其它开关全部扳向左。

② 通電話： $K_1$  把向左， $K_6$ 、 $K_7$  把向右。


③ 开電話會議：公社發言时， $K_1$  把向右，其它开关扳向左。对话筒講話，对方都可听到。如对方

發言，如管理区甲要求發言，將  $K_1$ 、 $K_5$  把向右，其它开关扳向左，公社和其它單位都能听到。

2. 县到公社電話綫是双綫，彙接裝置如圖 7。實綫通話，幻綫开放广播，互不影响。如果没有轉電綫圈，可以用电阻抽头代替，但电阻要消耗一定电功率，一般用 1 千或 2 千欧綫繞电阻，中心抽头作幻綫比較合适。

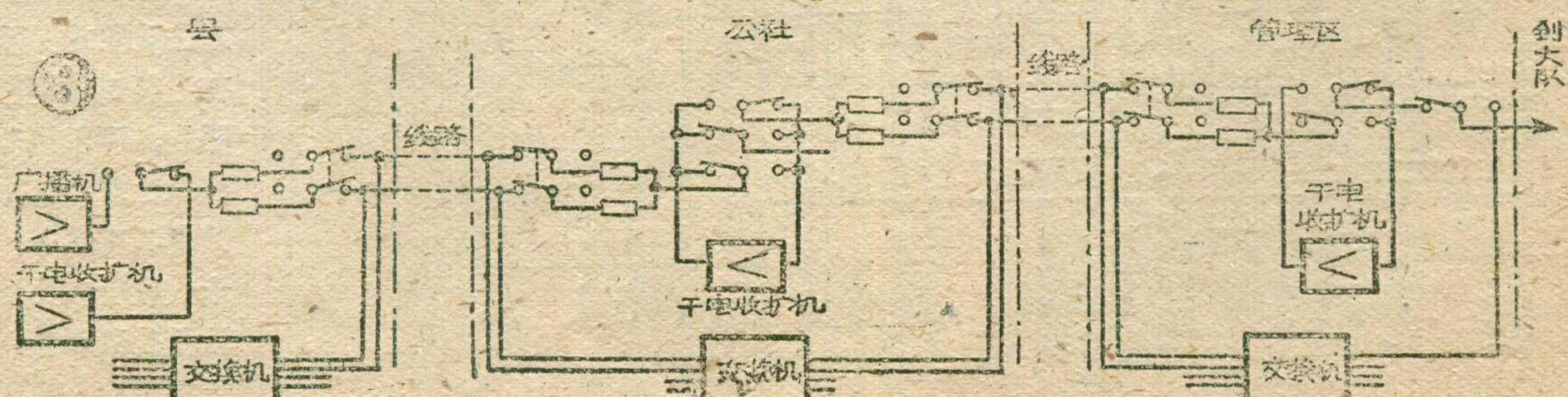3. 县、公社、管理区全是双綫，彙接裝置見圖 8。工作原理基本上与圖 7 相同。


总的來說，把旧的干电收音机改成收扩音机，是符合于多快好省的原則和“兩条腿走路”的方針的，对于推动今年农業生产的大跃进和向广大群众进行社会主义教育，具有重要的政治意义。但如何进一步提高机器的音量和質量，降低电池維护費用，以便更好地为生产建設服务，还有待于进一步研究、总结和提高。


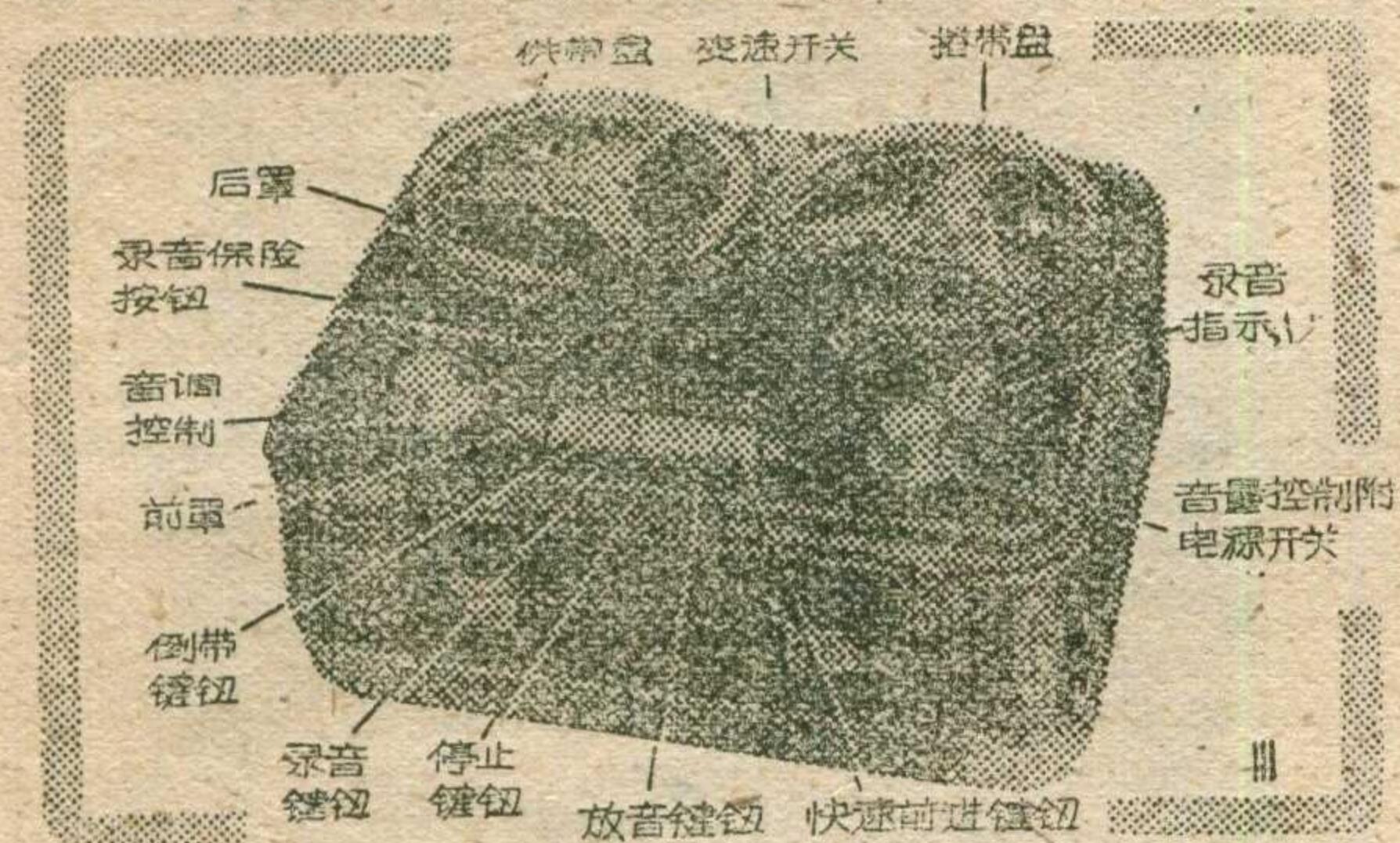
# 国产鐘声牌810型磁帶录音机

沈 成 衡

由于我国通信、广播以及文化教育事業的迅速發展，各邮電局、有線广播站和机关、企業、学校等愈來愈多地使用录音机。国产鐘声牌810型磁帶录音机是上海录音器材厂大跃进中的新产品，它具有高度的




傳真性。各地邮電局在利用录音开电话會議和广播站进行录音广播时，近来都广泛采用这种新型的录音机，由于使用人員对这种机器的性能还不够了解，使用中还有一些困难，因此在这篇文章里把鐘声牌810

型磁帶录音机的电路原理和使用中应注意的一些問題簡單介紹一下，希望能对讀者有所帮助。
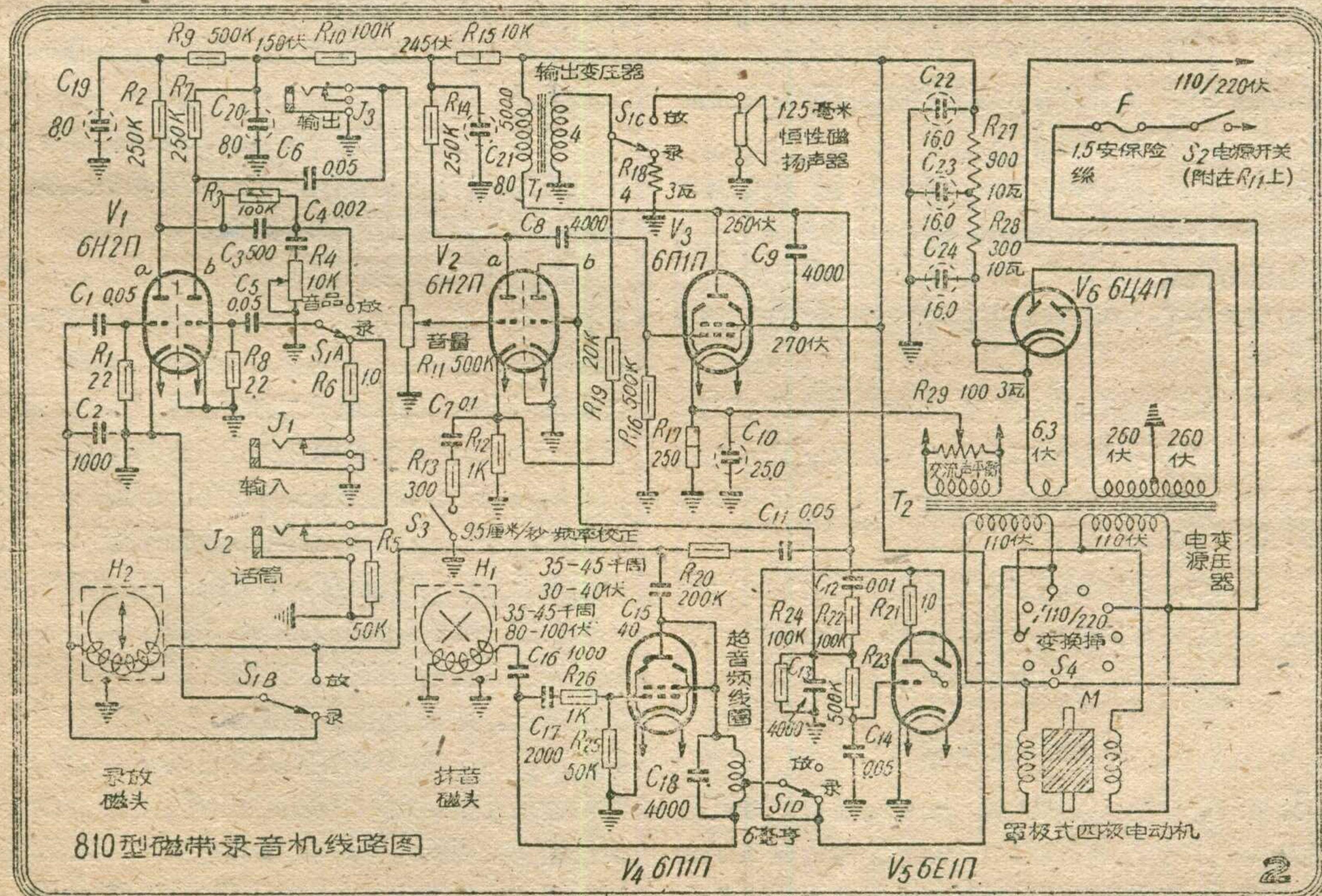
## 电路工作原理

810型录音机的外形如圖1，它的电路如圖2所示（圖中轉換开关  $S_1$  是指向录音时的情况）。該机共用6只电子管，其中2只是双三極管，所以实际上有8个管的效率。其中  $V_6$  (6Ц4П) 作整流； $V_5$  (6E1П) 作指示器； $V_2$  (6H2П) 及  $V_3$  (6П1П) 用作录放兩用放大器。 $V_{1b}$  (第一只6H2П的右边三極管) 在录音时作为話筒放大級，在放音时作为第二級电压放大。 $V_{1a}$  作为放音时的前置放大。 $V_4$  (6П1П) 組成超音頻振盪器，作抹音用。

在录音时，从話筒來的話音电压經“話筒”插孔  $J_2$ 、 $S_{1A}$  接点， $C_5$  而加到  $V_{1b}$  的栅極上，經過  $V_{1b}$  的放大經  $C_6$  及电位器  $R_{11}$  而加至  $V_{2a}$  的栅極。經  $V_{2a}$  放大后輸至功率输出管  $V_3$ 。录音电压是从輸出变压器  $T_1$  的初級也就是  $V_3$  的屏極上經  $C_{11}$  及  $R_{20}$  而加至录放綫



圈（这时它的左端接地）。

如果是用拾音器录唱片或录收音机节目时，信号是从“输入”插孔  $J_1$  输入，这时信号是经过跨接在  $J_2$ 、 $J_1$  上的由 1 兆欧与 50 千欧电阻组成的分压器降压后加到  $V_{1b}$  上。

在放音时，从录放磁头来的音频电压（这时录放线圈的右端接地）经  $C_1$  加至前置放大管  $V_{1a}$  的栅极上， $V_{1a}$  放大后经由  $R_3$ 、 $C_3$ 、 $C_4$ 、 $R_4$  组成的音调控制网络加到  $V_{1b}$ 。此后就和录音时的情况相同。

在录音时为了避免声回授，故将喇叭切断而代之以与喇叭阻抗相同的电阻  $R_{13}$ ，由于这电阻在任何频率时值都不变，输出管负荷可以固定在最佳值，因而改进了输出管的工作。为了减小失真及交流声并使工作稳定，近于定压输出，在输出变压器次级和  $V_{2a}$  的阴极电路间加入负回授电路（由  $R_{19}$  组成）。在  $V_{2a}$  的阴极电阻上不加旁路电容，一方面是使得可以加末级来的电压负回授，同时其本级也形成电流负回授。同级阴极电路中的  $C_7$  和  $R_{13}$  由快慢速转换开关  $S_3$  控制，补偿慢速工作时的高频损失。因为慢速工作时磁带与高音调相当的磁单元很短，自消磁效应严重，所以高音调损失较大。接上这网络后可以减少高频负回授，也就是增高放大器对高音部分的增益。

“输出”插孔  $J_3$  接在前级放大管  $V_{2a}$  的栅电路上，与音量控制电位器  $R_{11}$  相并联，但不受它的控制。这样输出的信号虽然比较弱，但可以避免由于下面各级所带来的失真。

接在  $V_{2a}$  栅电路中的电位器  $R_{11}$  用作录放音量控制器。接在  $V_{1b}$  屏电路中的音调控制部分仅在放音时起作用，录音时它不起作用。

有抽头的线绕可变电阻  $R_{20}$  是用来减弱交流声的。经过这个电阻利用输出管 6H1P 阴极电阻  $R_{17}$  上的电压降使其他各电子管的灯丝电位高于它的阴极，因而防止了灯丝发射或灯丝-阴极间漏电而引起的交流声。

$V_5$  (6E1P) 用作录、放音指示，信号从 6H1P 的屏面上取出，经  $V_{25}$  (接成二极管) 整流及分压、滤波后加至这管的栅极上。有些机器不用电眼管而用 6-8 伏的小电珠来作指示。


$V_4$  (6H1P) 是考毕兹式超音频振荡器，作抹音用，它的高压由录放转换开关来控制，只有在录音时才接上高压而工作，它的工作频率约为 35 千周。

### 使用注意事项

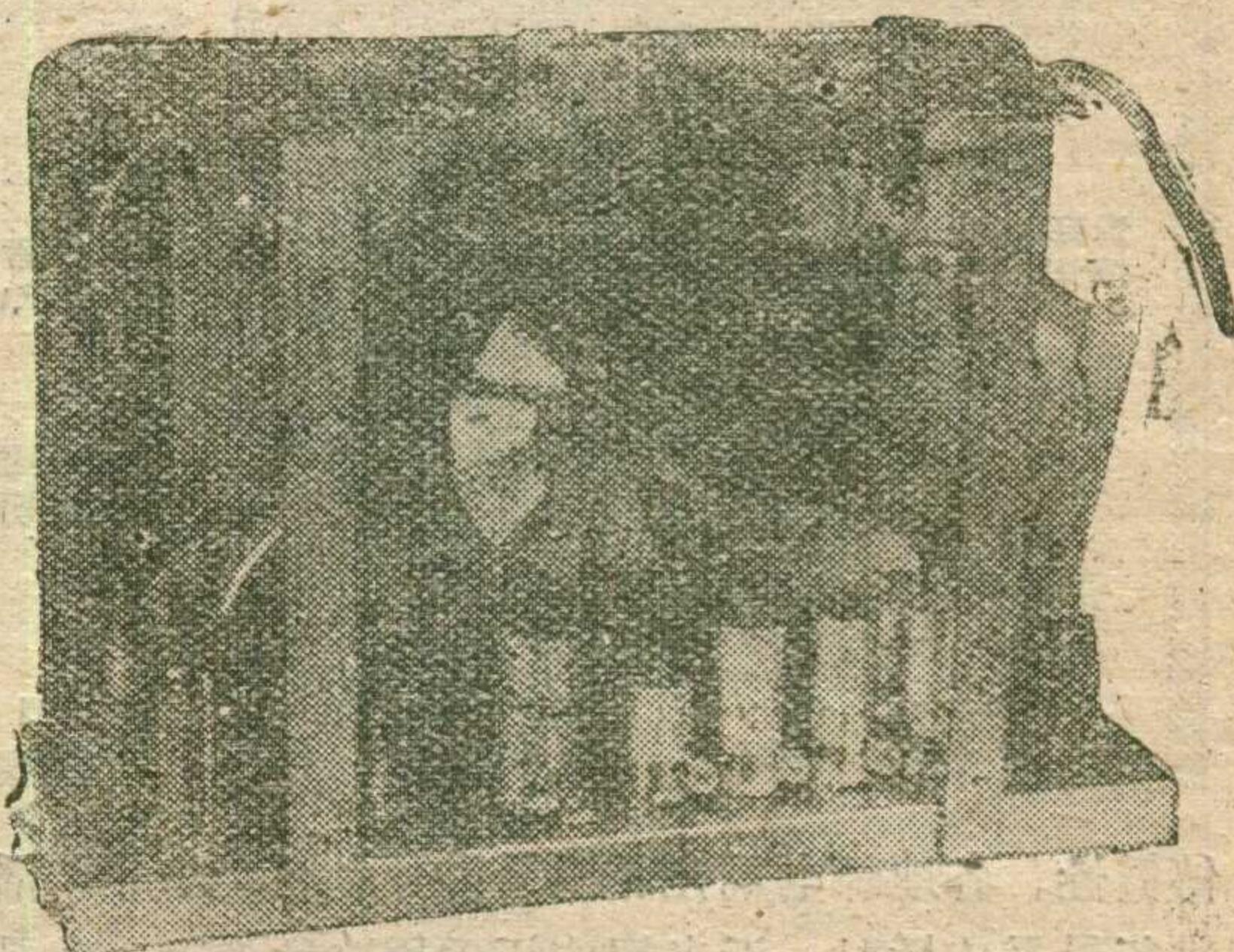1. 录音 用话筒录音时，一般高阻抗的话筒直接插入“话筒”插孔就可以，若接低阻话筒或 600 欧的电路时要加适当的升压变压器（一般几百欧比 5 千

欧的就可以）。若用拾音器或收音机（从第二检波引出）录音，可以插入“输入”插孔，若电平比较高的话，为了减少失真也可以插入“输出”插孔。

录音时若是用小电珠指示的话，将音量旋钮调至刚发光处，若是用电眼管指示的话，使声音最高时绿扇形开至满度时的  $\frac{1}{2}$  左右，在一般音节时只要扇形稍微闪动，就可以。这是指用进口胶带时的情况，若用国产普及型纸带，由于纸带灵敏度较低，音量应该加大一倍左右。



录音时音量的控制适当是录音音质好坏的主要关键。如果录得太高，失真就会加大；但如果录得太弱，不但放音时声音太低，信号杂音比也大大降低，由于不得不增大放大器增益，这就使杂音和交流声大大加大。

另外在慢速录音时一定要将快慢速转换开关擰到头，否则  $S_3$  可能没有合上，以致高音损失太多，声音发闷，而大大降低音质和清晰度。

2. 放音、广播、开电话会议 如果在放音时要使更多的人能收听，可从“输出”插孔取出加至增音机或有线广播机的高阻输入。请注意，如果是要加至会议电话机的 600 欧输入或者是扩音机的低阻输入时，由于“输出”插孔是接在电压放大管  $V_{1b}$  的屏路上的，所以就不能直接接上。否则会大大减小  $V_{1b}$  的交流负载，破坏  $V_{1b}$  管的工作状态而不能工作。这时就得用降压变压器来连接。但是由于  $V_{1b}$  (6H2P) 的内阻较高，而次级阻抗又较低，故变压器不易绕制，较方便的办法还是直接加至会议电话机的前级放大管的栅极上。如果要外面不用放大器而直接加至电路上时，可以用 5000:600 (次级或用其他数值，要看电路的输入阻抗而定) 的输出变压器来代替原来的输出变压器  $T_1$ ，由录音机本身放大后输出，但必须记住，这时  $R_{13}$  也要换上与电路输入阻抗相同的数值。

# 国产810型录音机维护漫談

于莉芳

目前有很多公社广播站、机关、团体和剧团等單位备有国产810型磁带录音机，这种机器有許多优点，例如携带方便，膠帶利用率高，使用便利等等。只要使用得当，維护正常，該机質量一般是令人滿意的。笔者在使用和維护中积累了少許經驗，願供修理和使用該型机器的同志参考。

## 使用时应注意事項

1. 避免在电源頻率很不稳定的地方使用。因为电源頻率不稳会影响馬达轉速的快慢，录出来的声音就有快慢，搖幌不定。

2. 录音时音量不宜开得过大，电眼只要張开三分之二就够；用小电珠作音量指示的，使小电珠只在音量最大时才發光。这样，录出来的声音才好听。如果音量开得过大，使电眼全部紧紧閉合或小电珠在音輕时也發光，会使录音机过荷，录出来的声音失真严重，極不悅耳了。

## 对一般故障的维修方法

1. 倒帶不灵 原因是馬达軸上所嵌的橡皮帶和牽动卷帶盤的皮滾輪不在一个平面上，轉動时橡皮帶就从輪槽中松脫滑出，卷帶盤就不动了。調整兩輪的安装，使在一个平面上就行了。

卷帶盤不轉或卷帶到最后几分鐘时不轉的另一个原因，是橡皮帶和皮滾輪間的摩擦力不够。只要在長条形的金屬滑杆的支点上加点油，使滑杆轉动灵活，橡皮輪就能緊貼住滾輪，帶动旋轉。

2. 馬达一轉有“咯咯”“达达”的声音这是由于主軸皮輪上积有許多汚物，使皮輪外圓不匀或發粘，轉動时發出抖动而产生的。橡皮帶易于磨損变細，磨下来的橡皮細末撒到全机各部，也常常会粘在主軸皮輪上。因此要經常揩擦机器，保持清潔。在清潔皮輪时，可用軟布蘸一些四氯化碳或酒精之类溶剂輕輕揩擦。如果由于長期沒有揩擦而使皮輪变形，那就只有換新。

3. 放出来的声音發抖、搖幌 这种故障原因很多。根据經驗，最常見的是由于下列三点：①皮輪和馬达軸承缺油，以致轉动欠灵，造成轉速不匀；②主軸皮輪外徑不圓（磨損或有汚物）；③压帶磷銅片壓力不够，使膠帶和磁头接触不密。

第③点是最常見的現象，可調節控制磷銅片壓力的螺絲，使膠帶走动时張直为止。但要注意，也不能压得太紧，否則会影响膠帶走速。同时，粘在磷銅片頂端的压帶絨布容易脱落，要时时注意。

4. 放音时交流声大 810型机体积小，电源变压器和放音头、放大器的距离很近。交流声的主要来源是放音头的線圈受了电源变压器杂散磁場的感应。該机的电源变压器是裝在一塊金屬圓板上，变压器可以隨意轉動，轉到某一角度时杂散磁場对放音头干扰最弱，交流声也就最小。电源变压器的位置有时可能放得不妥，可以轉動一下它的角度試試。如果这样处理后，仍有較大的交流声，往往是第一只电子管6H2Π的灯絲和陰極間的絕緣不良，換一只好的电子管再調节一下交流声平衡电位器（裝在机器右边輸出插孔下面），交流声就能減少一些。

5. 抹音不清 抹音不清往往是消音磁头位置不当，消音头線圈局部短路或消音头表面积有大量尘污所引起的。

消音头位置太高或太低都会产生抹音不清現象，正确位置應該是它的隙縫上端剛好露出在膠帶的上沿。

消音头線圈兩端的超音頻电压，約有80—100伏，線圈局部短路后，線圈兩端的电压就跌落得很低。曾經發現好几架机器，由于線圈短路，兩端电压只有10伏和不足10伏，当然就难望把声音抹尽了。


## 810型磁带录音机检修 經驗一則

近来检修了几部810型录音机，故障是放音过程中扳动选择器或音量开得过大，就产生振盪。检查結果，發現故障在磁头开关 $S_{1B}$ 处，原因是这个开关在里层，地位小，受磁头硬接線和1000微微法电容器的挤压，引起了接触不良。改进的办法，我們是把 $S_{1C}$ （在外层）对調，故障就可消除。  
(何家圭)
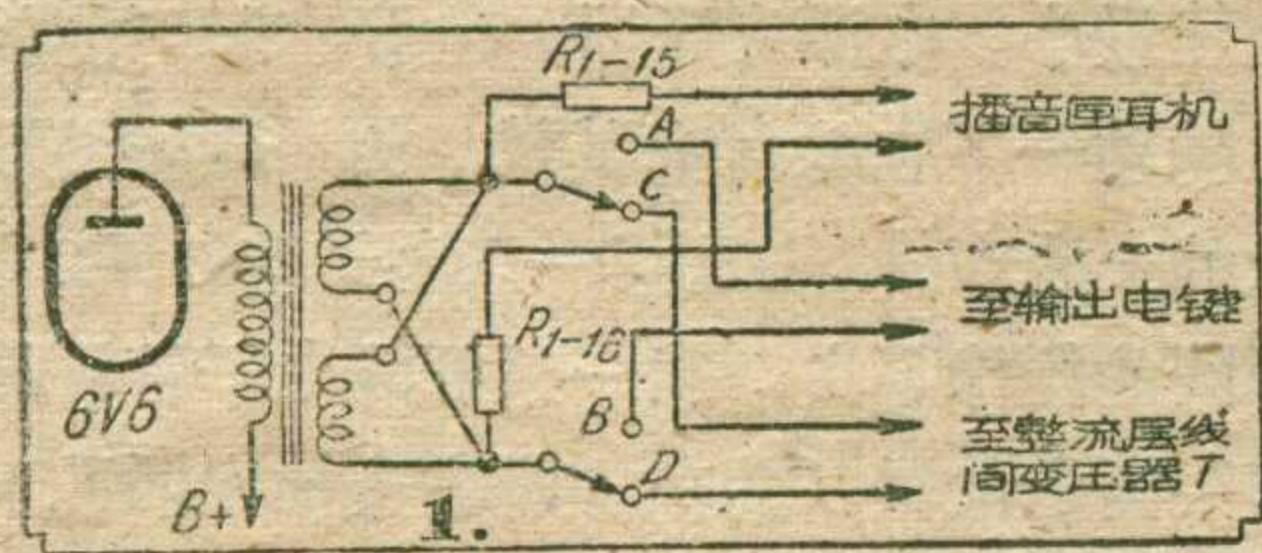
# 控制台与播音室間 监听联络装置的改进

湖北建始广播站 鸽 声

国产 TY 250/1000 有线广播设备的控制台与播音室之间的监听联络装置，在一般情况下使用是已经够完善的了。广播时彼此有信号灯示意和耳机监听；非广播时还可利用各自的话筒和耳机（不掀起输出电键，控制台用话筒 #2，耳机插“输出监听”；播音室用话筒 #1，耳机插“监听”）作必要的相互联系。但这套监听联络装置，对来站演播、录音的来宾来说，是不太习惯和不方便的。再说，用耳机监听，也的确不怎么舒适。更困难的是，当演播、录音的人数较多时，却不能满足人人监听的需要，相互联系很不方便。



往往只得專門安排一个人去“坐鎮指揮”或是进进出出地“通风报信”，确实有些麻烦。

最近，我们在反透右倾，鼓足干劲，大搞技术革新，技术革命的过程中，把原设计的监听联络装置，作了一些改进，花用的器材很少，改装方法也简便，同时又未使原有设计逊色，使用起来还称心应手。这里，就把我们改装的方法介绍在下面，供大家参考。


一、在控制台的输出电路里加装一只倒换开关：控制台的音频放大输出，原来是由输出变压器 TP<sub>1-2</sub> 直接交连到输出电键 B<sub>1-6</sub>、B<sub>1-7</sub>、B<sub>1-8</sub>、B<sub>1-9</sub> 上去的，在未倒接输出电键时，共有四只 600 欧的电阻并联在输出电路里代负载。所以在利用控制台的音频放大器进行对讲、联络时，必须在输出电路里加装一只双刀双掷的倒换开关，以免输出过荷，如图 1。开关倒在 A、B 点时通输出电键，开关倒在 D、C 点时通电源整流层监听选择装置。

二、把控制台的监听选择开关换成四刀三掷的：原机的选择开关是四刀双掷的，分别选择收音机和强放级的监听。现在加入了一对控制台输入电路，故应

采用四刀三掷的开关，电路如图 2。图中 T 是新加装的一只 6.5:1 的线间变压器，以便 3.5 欧的喇叭与控制台音频放大机的输出总阻（150 欧）相匹配。

三、去掉整流层继电器上的电阻 R<sub>2-2</sub>，接上播音室的监听喇叭：继电器 P<sub>2-7</sub> 上的 3.5 欧的电阻 R<sub>2-2</sub>，是在话筒 #2 工作时，继电器起动后使控制台监听喇叭摆脱电路后作负载用的。现在我们要求话筒 #2 工作时，播音室能够用喇叭监听，同时又撇开控制台的监听喇叭，当然就只须去掉 R<sub>2-2</sub>，换上一对线引入播音室，接上一只 3.5 欧的喇叭就行了。这样，在话筒 #1 工作时，P<sub>2-7</sub> 不动作，控制台的喇叭仍然发声，而同时又断开了播音室的监听喇叭。因此，播音室和机务室均能十分方便地进行对讲、联络，不会产生回授啸叫的弊病，电路如图 3。

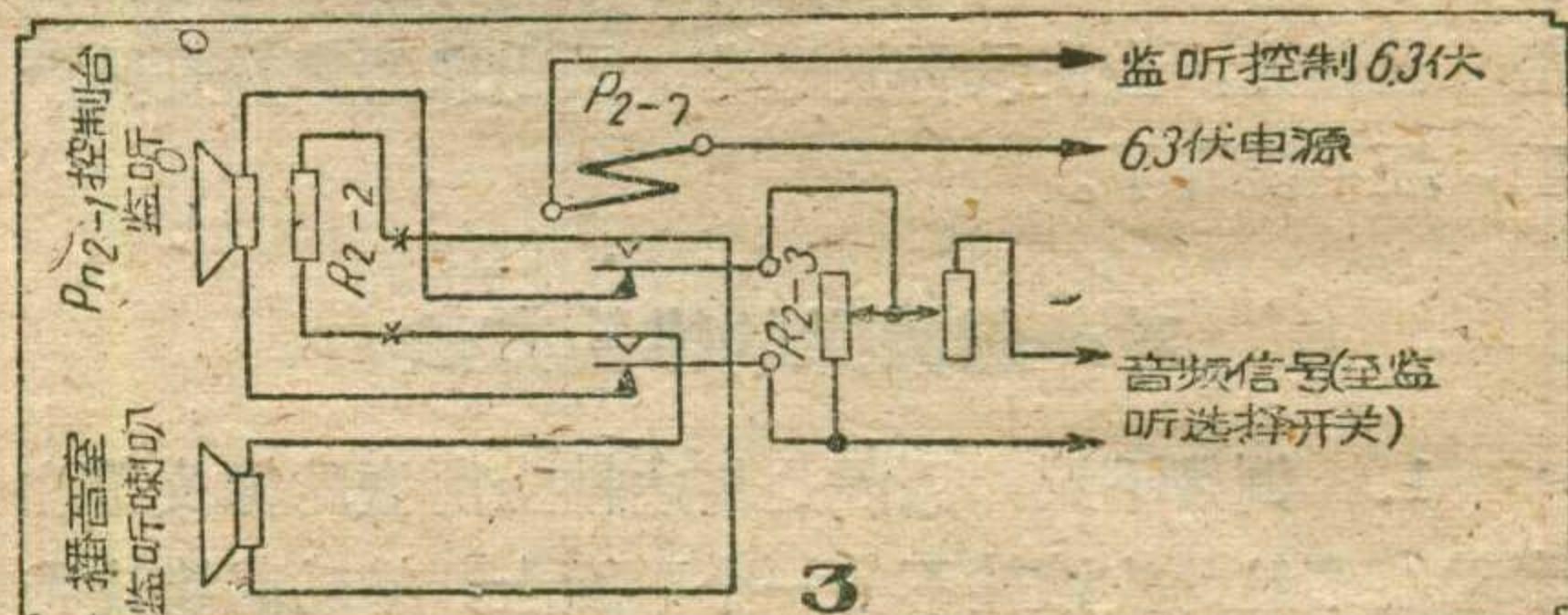四、此外，我们考虑在一般广播时间，或是在不利用控制台音频放大器进行对讲、联络时，值机员多





半是采用机架喇叭监听，根本就用不上控制台的监听喇叭。因此，我们又将输入选择开关的 B、C 点串通了（如图 4），使其倒在中间、输入断路，控制台在进行有线或无线转播、放录音或唱片时（总之在话筒 #1 不工作时），继电器 P<sub>2-7</sub> 也能动作，使播音室也能够采用喇叭监听。

## 五、使用注意

① 在正常广播时，加装在控制台输出电路里的倒换开关应倒在 A、B 点上，监听选择开关倒在强放监听上，转播前的信号选择和监听，用耳机插入“转播监听”取得。

② 利用控制台音频放大机与播音室对讲、联络

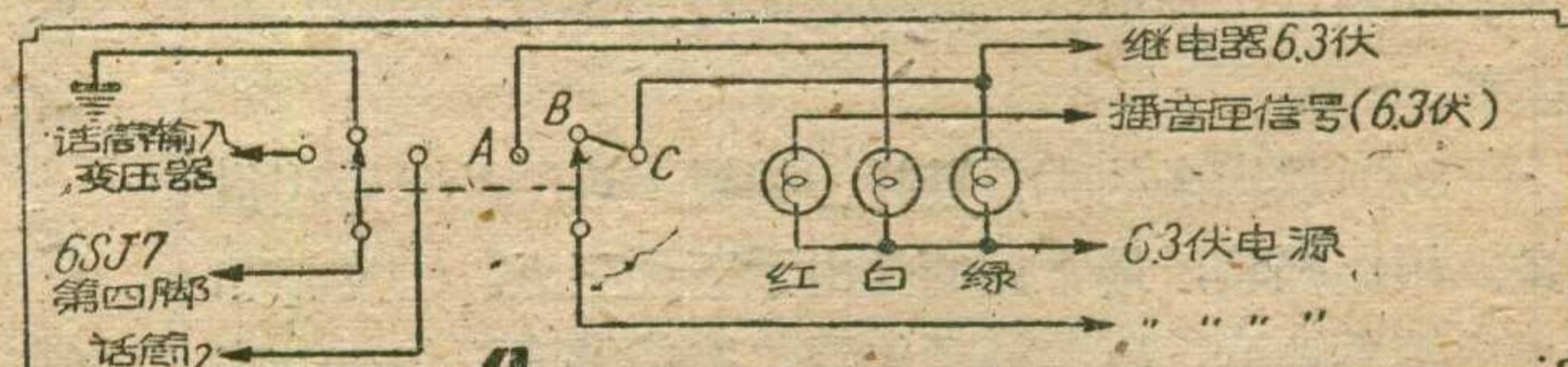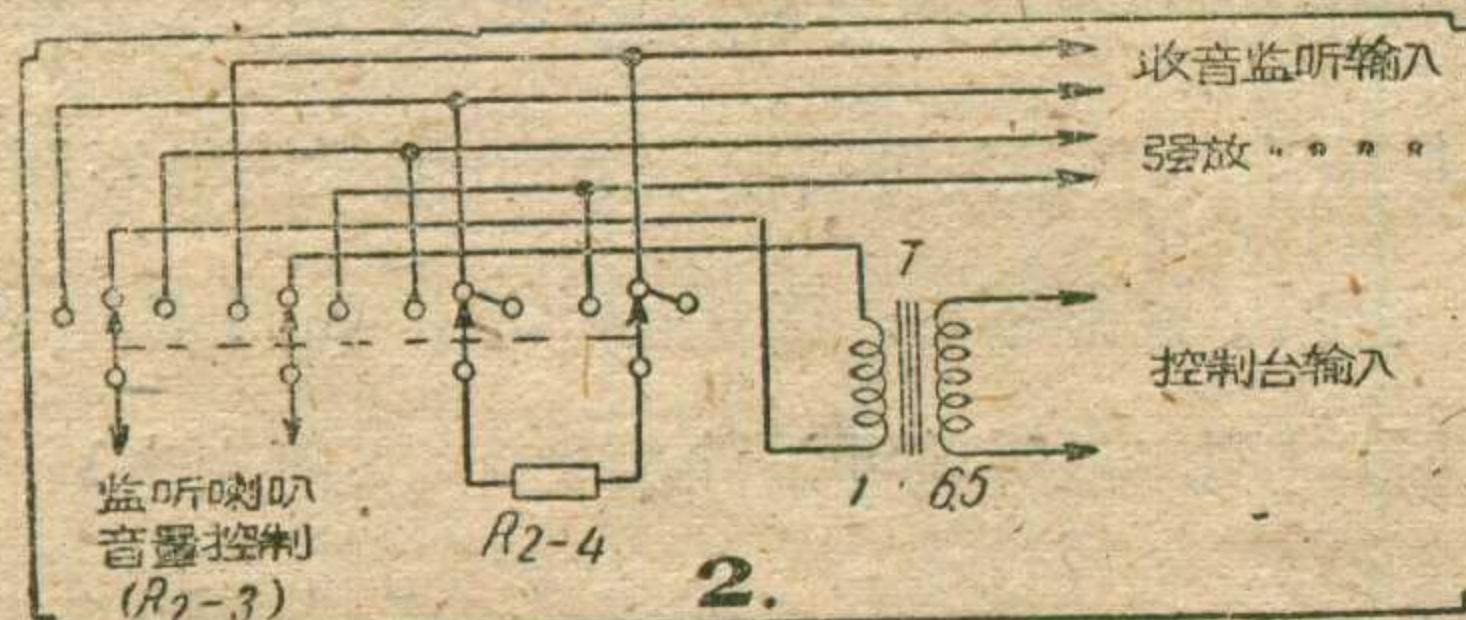


(下接第 15 页)

# TY 250/1000 有綫广播 設備維護經驗

## 用211管代替805管


TY 250—1000有綫广播設備805管損壞，一時沒有備用管時，可以用211管代替。用211管代替805管是因為這兩種電子管特性大體相仿，管座接線也類似，改動容易，不致因改裝而過多地影響廣播的正常進行；等到有了805管，只要幾分鐘時間，就可以恢復原來電路。我站用211管代替805管，經過測試，不論在輸出電力，音質或音量方面，都不下於805管，效果很好。

211管作乙類放大時特性如下，管座接線如圖1。

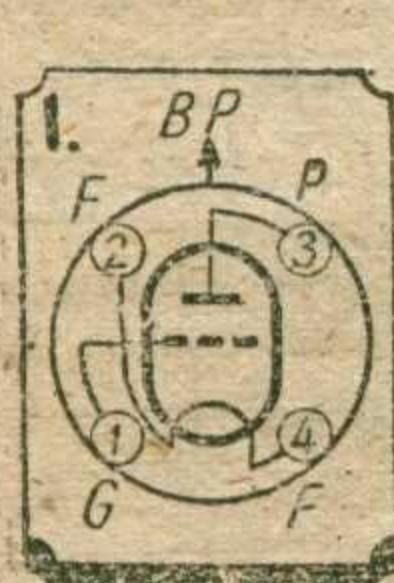

燈絲電壓	10伏
燈絲電流	3.25安
柵偏壓	-100伏
柵至柵峯壓	410伏
屏極電壓	1250伏
屏極電流(兩管)	20/320毫安
屏至屏負荷阻抗	9000歐
柵極推動電力	8瓦
輸出電力(兩管)	260瓦


改動方法和部分：

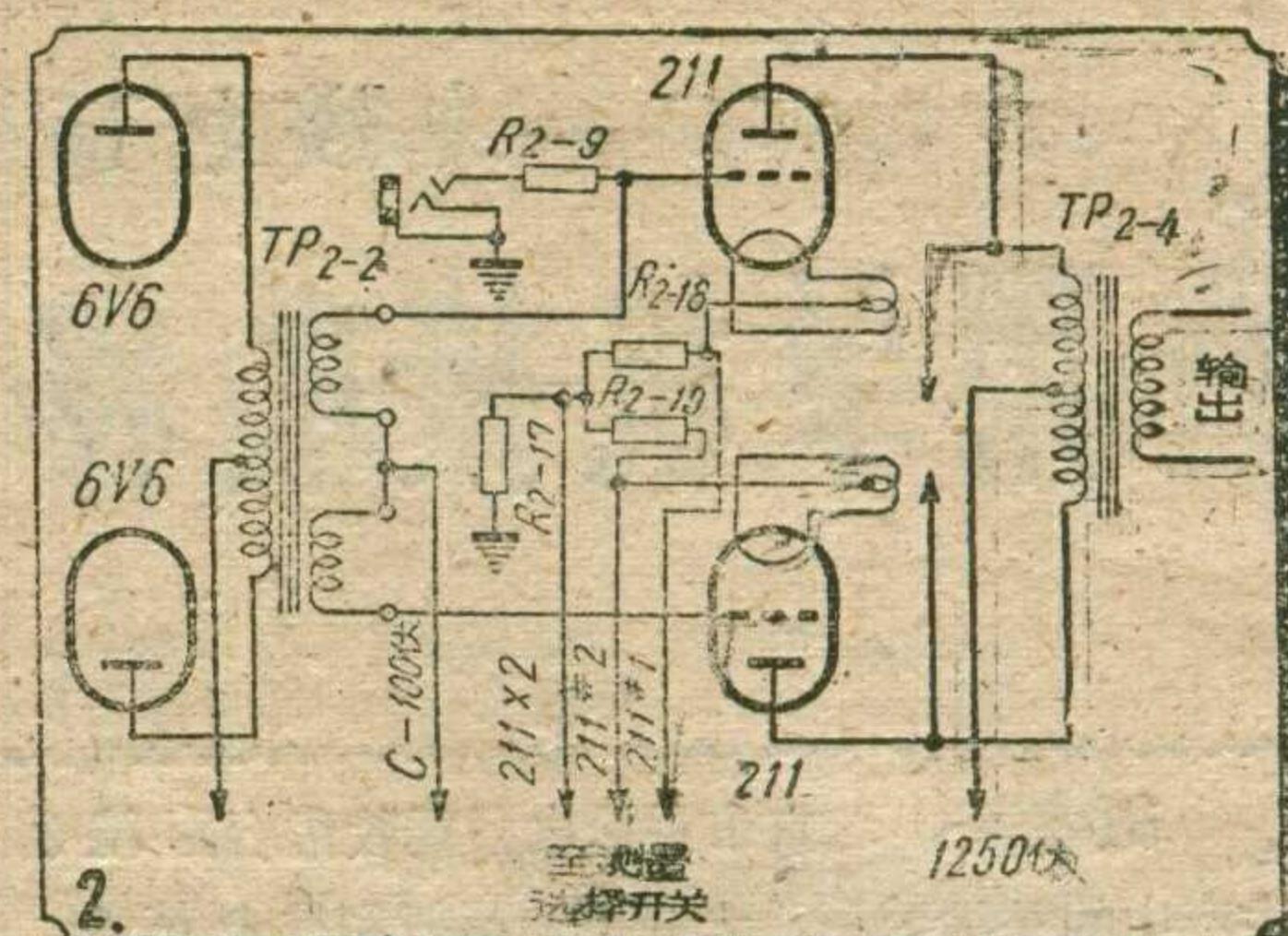

1. 211管和805管的燈絲電壓、電流以及屏壓都相同，換用時只要將機架接805屏極的屏帽鉗下，將接線改接到805管座的空腳上，即211管的屏極上。

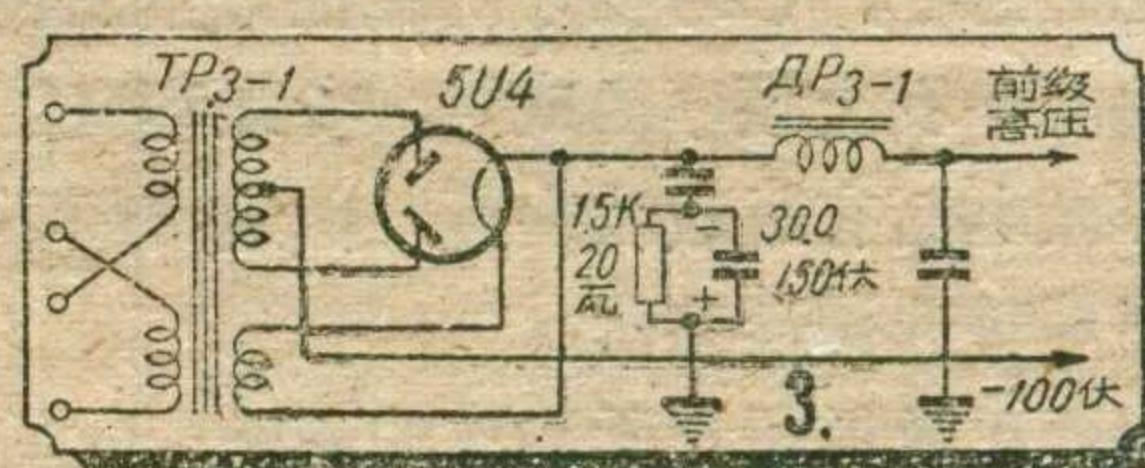2. 將機架805管柵極激勵變壓器TP<sub>2-2</sub>次級線頭2、3兩腳上的接線燙下，將2、3兩腳相聯後接柵偏壓(圖2)。

機器改裝後要檢查線路有沒有接錯。試機時要加上負荷或假負荷，用機架上的電流表ИП 2—1進行調整，若發現211屏流過大或過小，表示柵偏壓不對，



可調整柵偏壓到-100伏。

(黑龍江省蘿北縣廣播站 羅森發)

## TY 250/1000 机

### 維護經驗兩則

1. TY 250/1000有綫广播設備工作是否正常，可以從音量控制旋鈕的位置上大體看出來。放大器音量控制旋鈕一般旋在位置“6”左右，就可以獲得正常的輸出(指屏流200—380毫安，輸出電壓100—120伏)。

如果音量控制器立在“2”左右就有正常輸出，那末很可能是負回授失去了作用(如回授電容器失效)；如果要旋到位置“9”輸出才正常，甚至旋到底輸出仍然不足，那末要逐級的測量每一級的輸出電壓，就能夠迅速找出故障所在。因此，不能認為音量控制器可以隨便旋在那兒，只要輸出够了，就是機器工作正常的表示。

測量各級輸出電壓是很方便的，並且完全不妨礙機器工作。測量時可以用比較靈敏的三用表進行，在正常情況下，經過實測，各級輸出電壓如下：

收音機強放管6AQ5輸出2—3伏，

末級強放層6SJ7管柵到地(每管)1伏，

末級強放層2×6V6柵到柵10—20伏，

末級強放層2×6V6輸出變壓器次級(1、4)100—200伏。

2. 控制台高低音調控制不能提升，高音調控制放在位置“3”以上，就發生高頻振盪(用電表可以看出指針轉到底)；低音調控制放在位置“2”以上，就發生低頻汽船聲。

第一個原因是機器搬運時，我們錯將播音匣到控制台的雙芯隔離線接成了單芯線，這樣就在信號線路上產生感應電壓而發生高頻振盪。

第二個原因是由於6SJ7-1的乙電濾波電容器C<sub>3</sub>失卻容量而產生的。

(陳周德)

(上接第14頁)

時，控制台的輸出倒換開關應倒在D、C點上，監聽選擇開關應倒在“控制台監聽”上。同時收音機由於沒有負荷，所以不能使用(也沒有使用的必要)。

③ 輸入選擇開關倒在中間“斷”字上時，綠色指示燈也發光，但不表示話筒#2通路，只是示意接通了播音室的監聽喇叭。



# 用单机接收移频信号起频率分集作用

高 武 中

**編者按：**北京市長途电信局收信台圍繞着当前生产中的关键問題，大搞技术革新和技术革命。自从1958年大躍进以来，他們在增加通信设备和提高设备性能方面实现了不少技术革新项目，从而解决了業務量多设备不足的困难，提高了通信的质量。这篇文章所介绍的就是他們最近实现的技术革新项目中的一种，它对發揮现有设备潜力，提高通信质量将有很大的帮助。

## 为什么要用分集式接收


我們打开收信机接收短波信号时常常会忽大忽小，有时甚至听不到了，这种現象叫作“衰落”。

衰落的原因很多，但所造成的后果不外有三个：(1)信号幅度忽大忽小，(2)信号的相位产生偏移，(3)信号若是由两个以上频率組成时，各频率衰落不一致。例如，無綫电话有时载波衰落，但边帶頻不一定衰弱，这种衰落叫选择性衰落。

为了克服衰落对通信质量所造成的影响，收信电台常常采用分集式接收。分集式接收的方法有两种：

1. 空間分集式——用兩付相距数百米的天線，兩部接收机进行接收，接收后再將信号合在一起使用。这主要是利用兩付天線对同一信号衰落的不一致性，来避免衰落的影响。

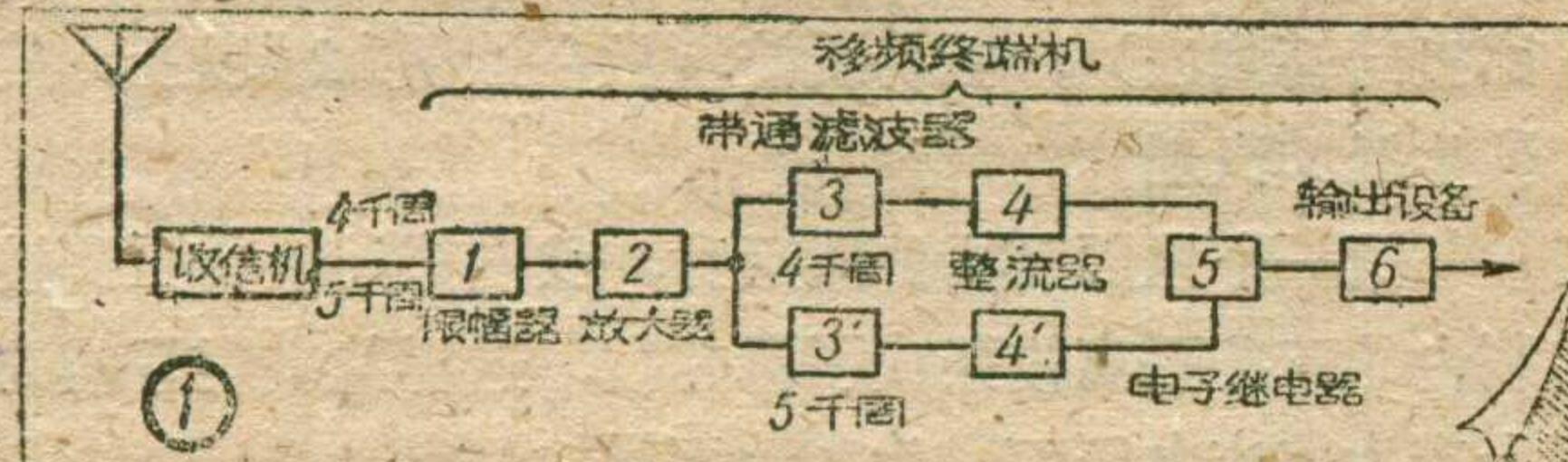2. 频率分集式——用两个频率發射同一信号，分別用兩部收信机接收，然后再合在一起。这主要是利用两个频率衰落的不一致性。



## 用单机接收移频信号怎样起频率分集作用

移频电报的信号，空号时是用一种频率(5千周)，傳号时用另一种频率(4千周)，这两个频率相差約一千周左右。老式接收办法如圖1所示。收信机將移频信号接收經差周振盪器差頻后，輸出4千周和5千周两种信号送入限幅器1及放大器2，分別經帶通濾波器3、3'及整流器4、4'共同控制电子繼电器(电子开关)5，再由5控制输出设备6送出应用。

电子繼电器的工作原理如圖2。整流器4，当4千周有信号(傳号)时，有电流输出，这电流流經电子

繼电器  $V_A$  的柵極 A 上，使柵極产生一負压，使电子繼电器  $V_A$  封閉， $V_B$  开通，輸出端 C 点电位比 D 点高。反之，在空号时，5千周有信号輸入，整流器 4' 輸出的整流电流流經  $V_B$  柵極，这时 D 点电位比 C 点高。若有选择性衰落，設 4 千周信号衰落，此时 5 千周信号按照电碼符号有信号或無信号，当有信号时， $V_B$  封閉，从有信号轉到無信号时， $V_B$  柵極上沒有輸入，但由于电子繼电器特性，無信号时停留在原工作状态， $V_B$  仍然封閉，电子繼电器就动作失灵，因此老式移頻收信机使用單机接收在有选择性衰落时，便影响輸出工作。


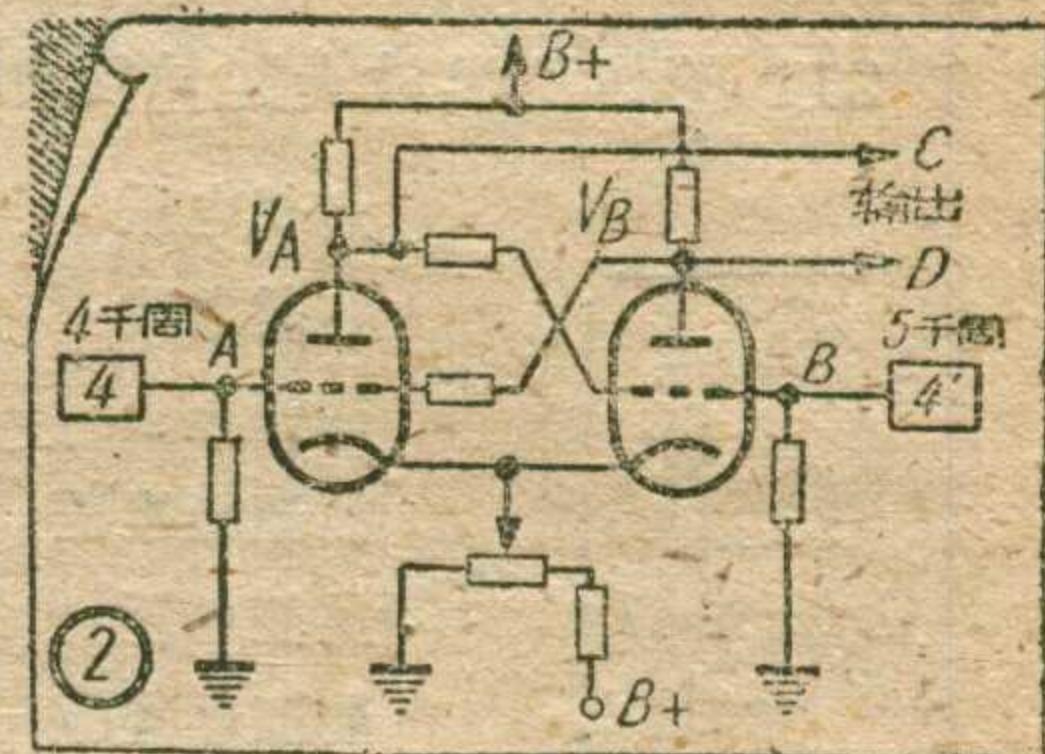


圖3 是革

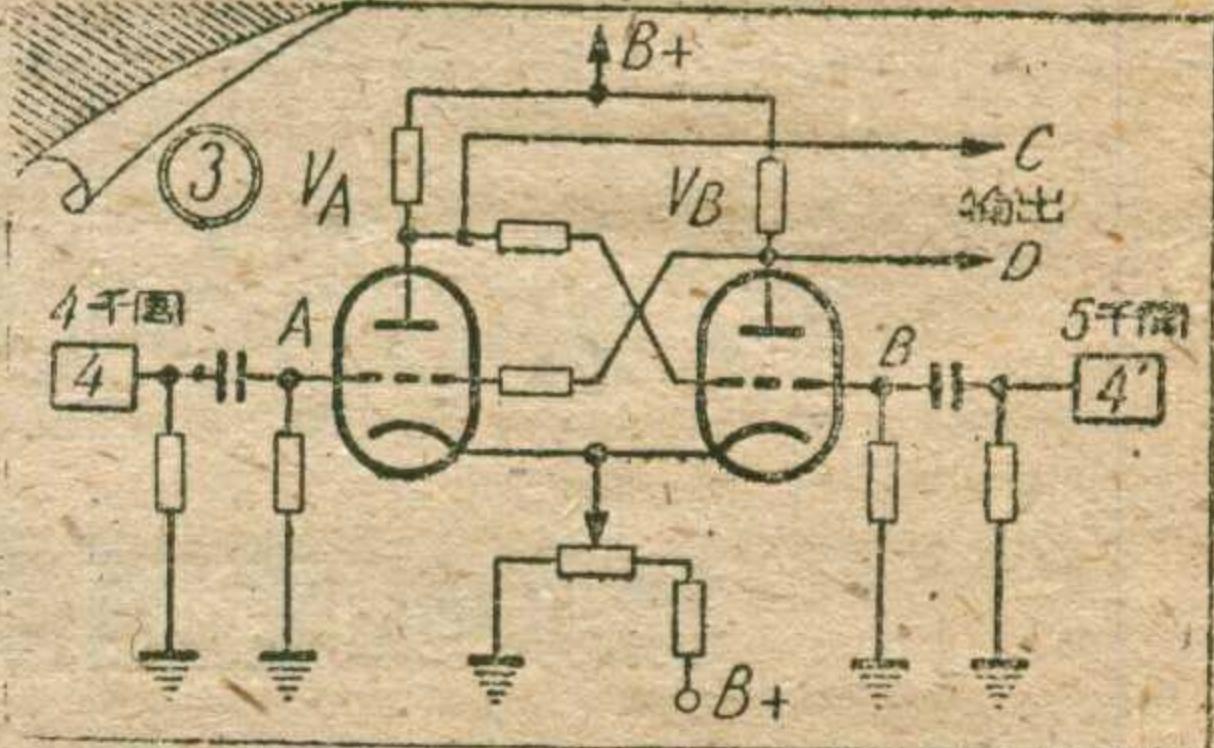
新后的情况，可以抗选择性衰落。它的結構和圖2 相同，只是整流器 4 和 4' 增加了一个負荷电



阻和一个交連电容，这时电子繼电器柵極上输入的不是电流，而是随着信号断續变化的交变电压，如圖4 所示。若 5 千周信号衰落，4 千周信号輸入至 A 点，当交变电压从正变負时， $V_A$  封閉，从負变正时， $V_A$  开通，此时电子繼电器工作仍然正常，从而起到频率分集作用。

## 革新的效果

这个革新看起来很簡單，但效果很大。一般小型

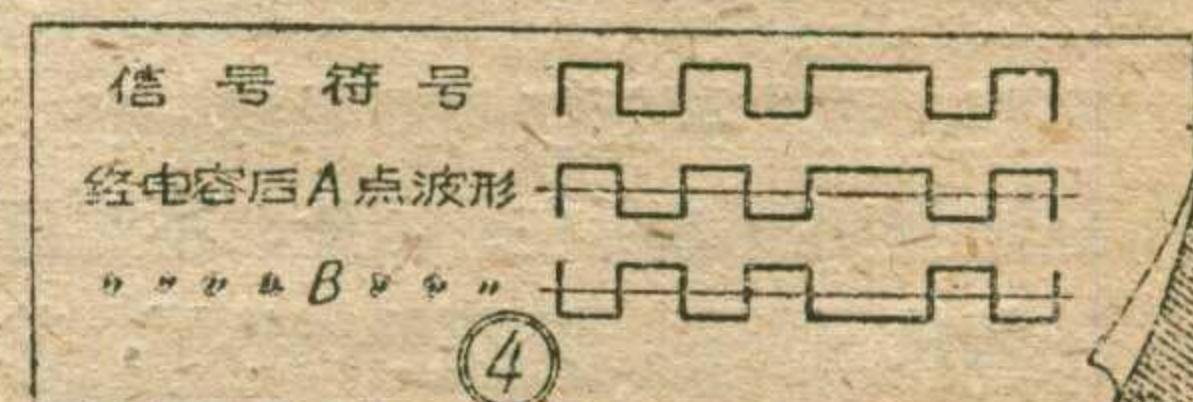

电台無綫電話用單邊帶，因抗选择性衰落性能好，用單机工作質量很好，再加上做報用單机收移頻電傳，全台就可以不使用設備龐大价值昂贵的空間分集式接收设备，可以节约大量投资。

# 适合农村、工地使用的直流三灯会议电话机



吉林省德惠县广播站 丁秀龄

为了迎接今年更好更全面的工农業的大跃进，爭取迅速地实现党提出的农業技术的改造，实现“四化”，广大农村中正轟轟烈烈地开展了兴修水利的运动和掀起春耕生产的高潮。在分秒必争的日子里，會議電話就成为当前领导机关指挥生产，推动工作，听取彙报，布置工作的有力工具，使各个地区能够迅速而及时地貫徹领导意圖。

目前，各地对會議電話机的需求不断增加。如何利用一些普通材料，制成管理簡單、效率高、省料、成本低和制作比較容易的會議電話机，供給农村使用，是一个具有現實意義的問題，这也是貫徹兩条腿走路的方針的問題。我們在党的领导下，在繼續大闊技术革新的高潮中，發揮了敢想、敢干的風格，大胆地試制成了如本文介紹的會議電話机。經過試用，証明基本上符合于上面的要求。它的主要特点是：

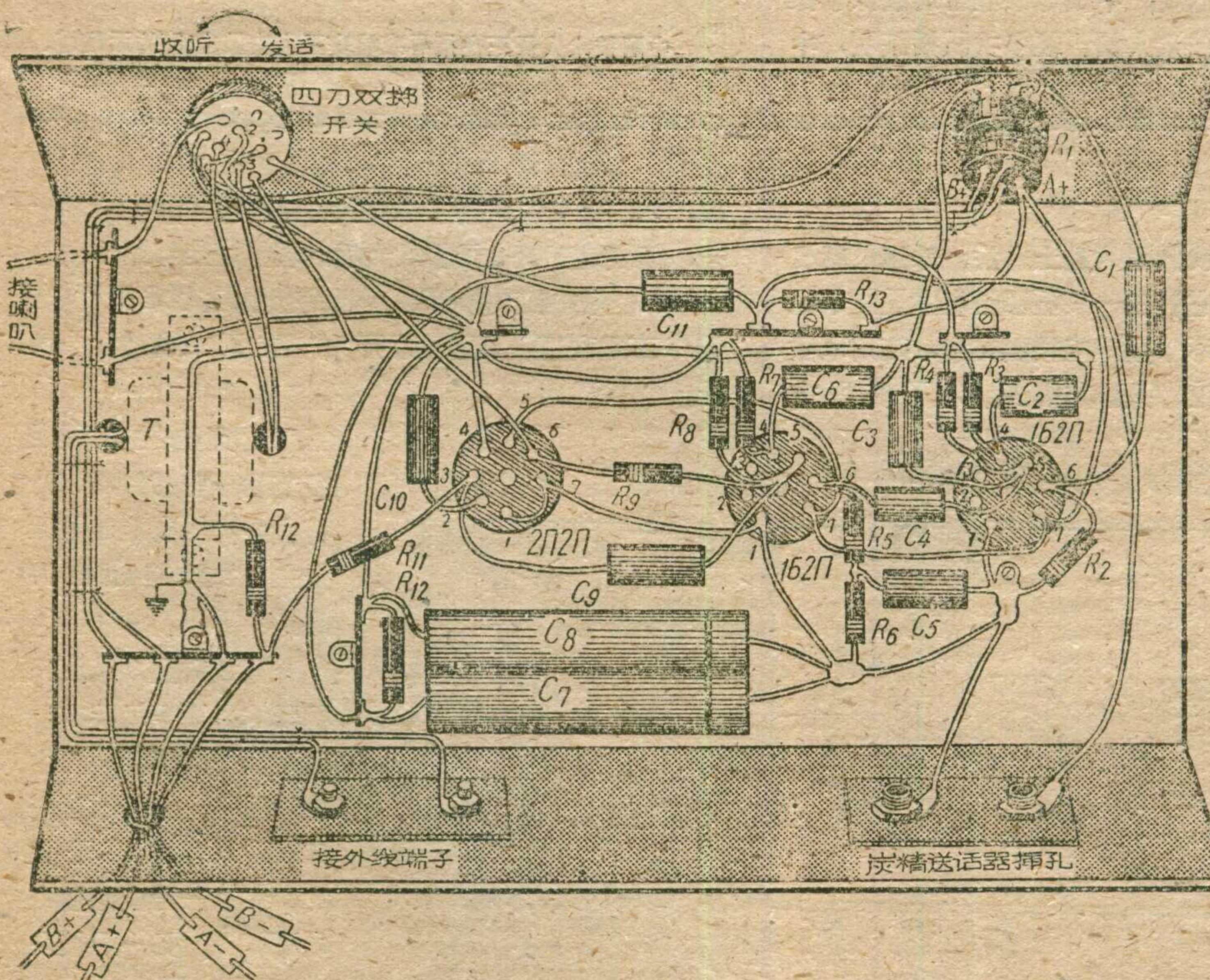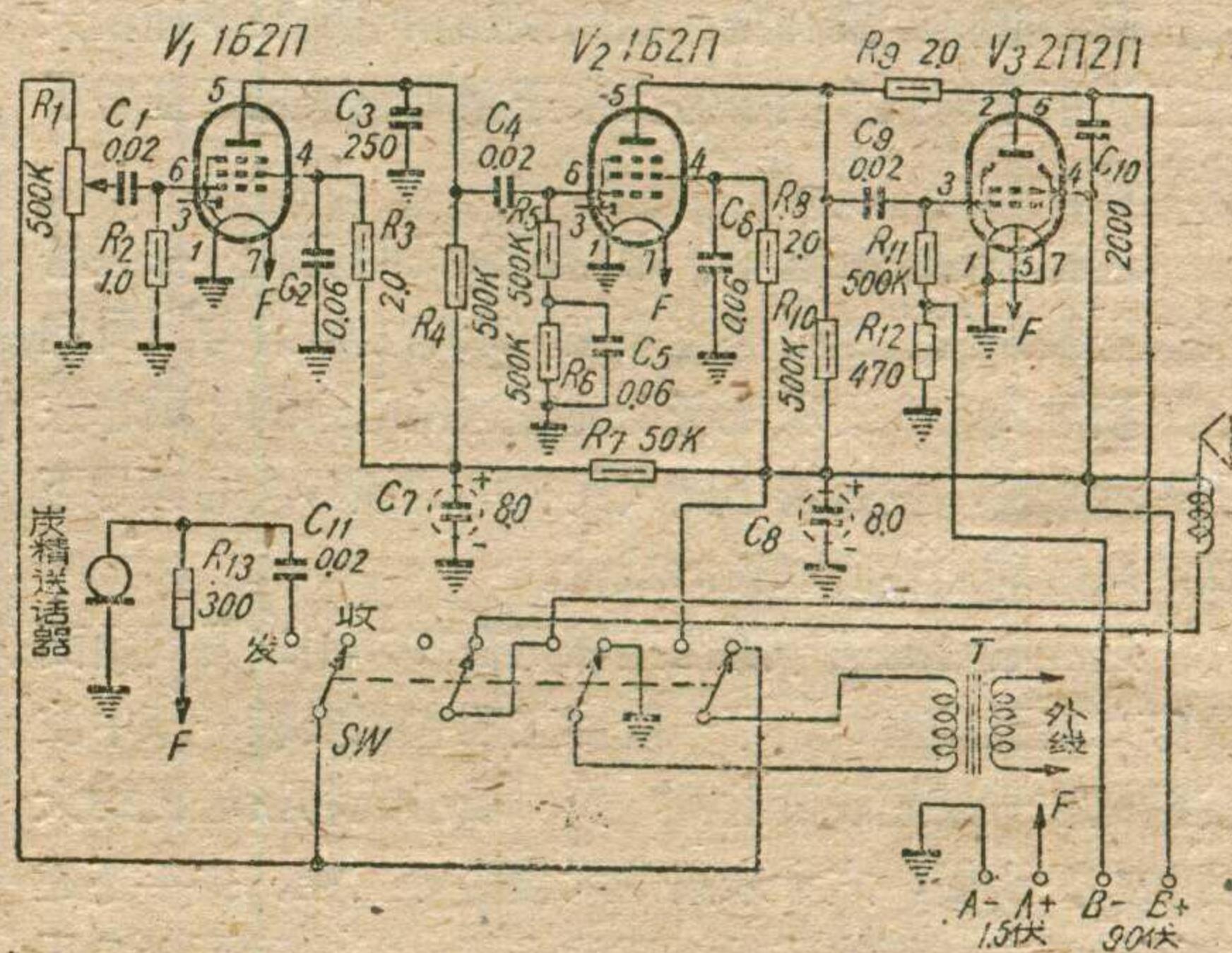1. 全机只用一只变压器，並且还是用6V6輸出

变压器改制的。改制方法是把次級圈拆去，初級用同号綫加繞650圈，另用40号漆包綫繞1000圈作次級。这只变压器在收听时作輸入变压器，由于变压器的升



压作用，提高了輸入电压。在發話时，由于轉換开关的作用，它又作为輸出变压器。初級阻抗为8000欧，基本上与2Π2Π管匹配，次級阻抗为500欧，將信号送向外綫，这样就省了一只昂貴的輸入变压器。

2. 收听时我們用廉价的舌簧喇叭放音，优点是可以和2Π2Π管匹配，又兼有省电、灵敏度高的特点。我們試听，在音量不甚开足的情况下，放声已够百余人收听，完全可以滿足一般單位的要

# 周总理送給柬埔寨的电台


柬埔寨皇家电台的第一期工程于去年11月底完工，今年1月12日正式移交給柬埔寨，柬埔寨政府已决定交付使用。

这座电台是周恩来总理贈給西哈努克亲王的礼物。柬埔寨皇廷最高會議顧問張強和中国駐柬埔寨大使王幼平分別代表西哈努克亲王和周恩来总理签署了移交書。

这座电台象征着中、柬兩国人民的友誼。在签署仪式上張強代表西哈努克亲王、柬埔寨政府与人民向中国领导人和人民以及帮助建設这座电台的中国專家們表示感謝，並贊揚中国人民在中国领导人的领导下以無比劳动热情所取得的成就。

这座电台的第一阶段工程是在1958年11月間由西哈努克亲王奠基的。第一阶段工程包括安装一架中波發射机和一架短波發射机，安設發射机和發电机的大楼和办公大楼，六十米高的天綫塔等工程。去年还建成了供第三架短波發射机用的大楼，並安設了七公里長的地下电纜。在这期間，中国專家們帮助訓練了操纵这座电台的柬埔寨技术人員。經多次試播証明，中

國制造的發射机的性能很好，声音清晰。那里的居民第一次听到了自己国家的广播节目。

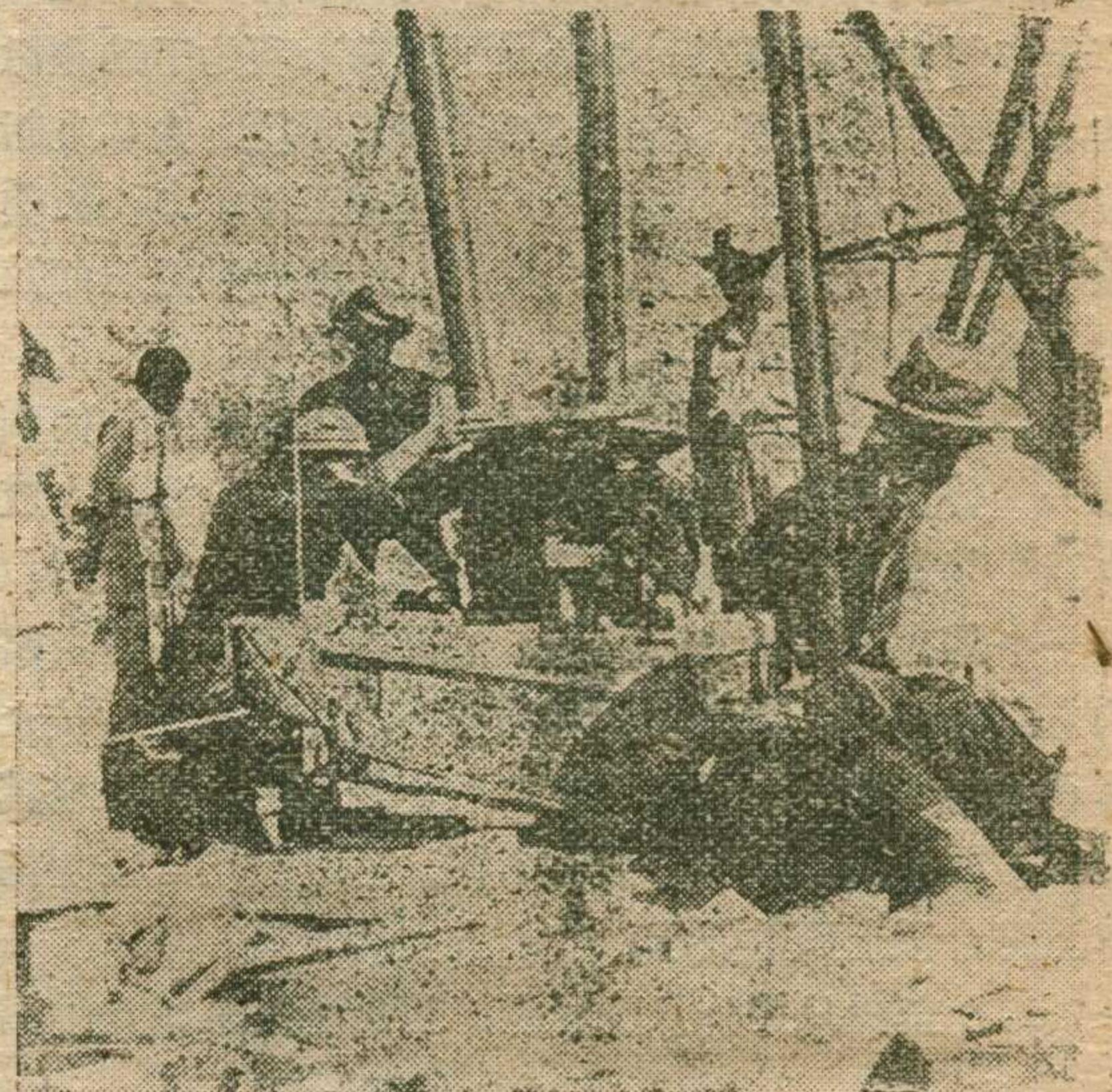

中国技术人員正在指導柬埔寨工人安裝电台的天綫塔。

求。


3. 送話方面，我們用的是土办法，采用电话机用的炭精送話器，把它裝在一只塑膠肥皂盒里效果也很好。我們的送話器不采用感应線圈交連，而用电阻当負荷，用电容器交連，是取其經濟。为了使用方

便，我們送話器只用了1.5伏，这样虽说效率会低一些，但經過三級电子管放大后，音量完全够用。

4. 收發話轉換开关我們沒有用昂貴難买的电鍵，而是利用一只兩波段开关，使用效果同样良好。

按以上做法，可能多节约一些另件，这是符合多快好省地建設社会主义的总路綫精神的。

圖2和圖3是这只机器的底板上另件布置和底板下接綫圖。圖中电位器  $R_1$  上是附有一只双刀單擲电源开关的。它的一刀應該接在电源  $A+$ ，另一刀接在  $B+$ 的电路里。

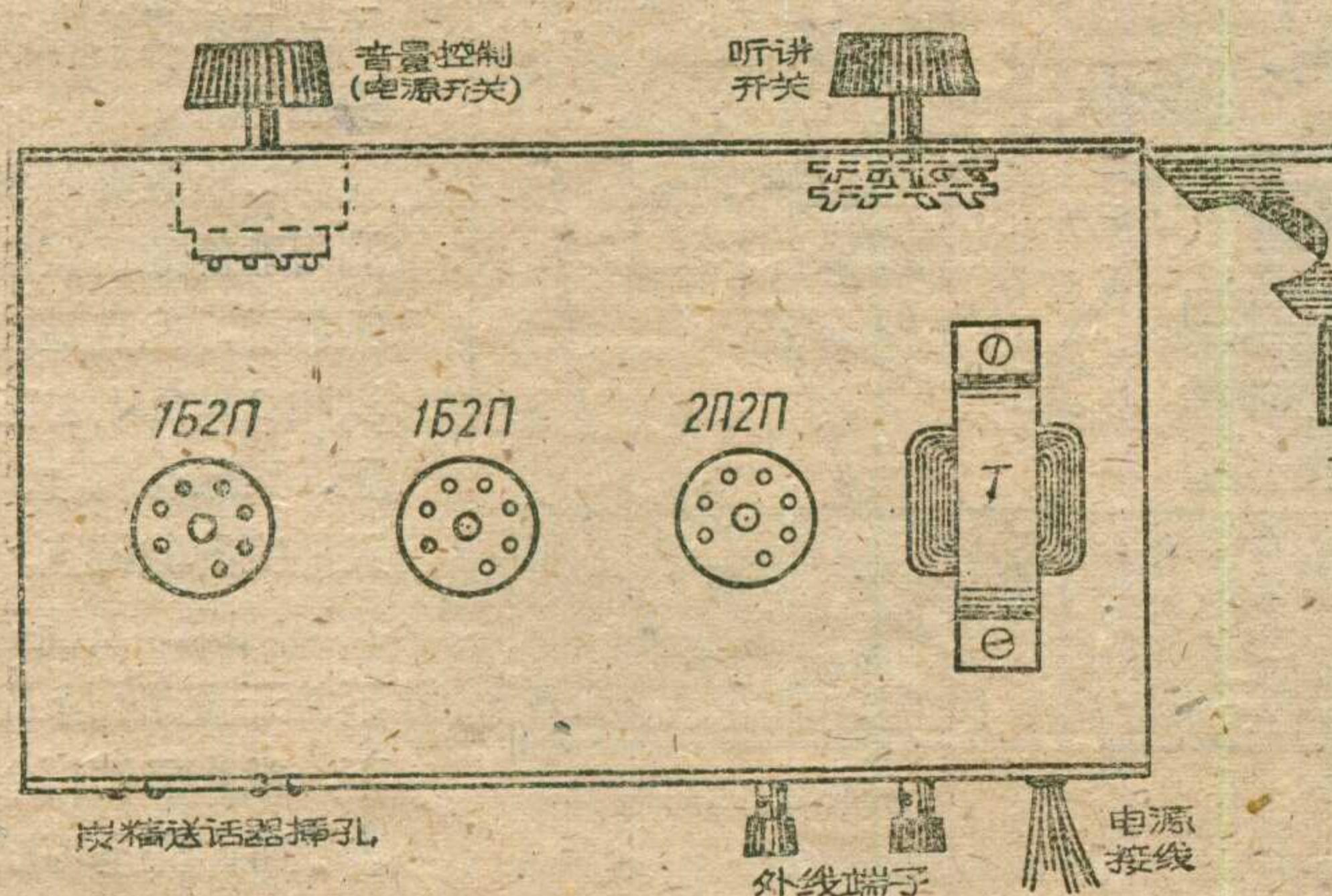


# 60-2型普及式三灯外差式收音机

王福津

在1959年全国广播接收机观摩评比会上，关于生产更多更好的廉价普及型的广播收音机，更好地为党的宣传工作服务并满足人民物质文化生活的需要问题得到普遍重视。在这次会议后，普及型收音机的新样机在各地也大量涌现，这是一种好现象。上期本刊已经介绍了两种参加评比的普及型收音机，这里再介绍参加评比展出的60-2型一种，供大家观摩参考。

——編者——

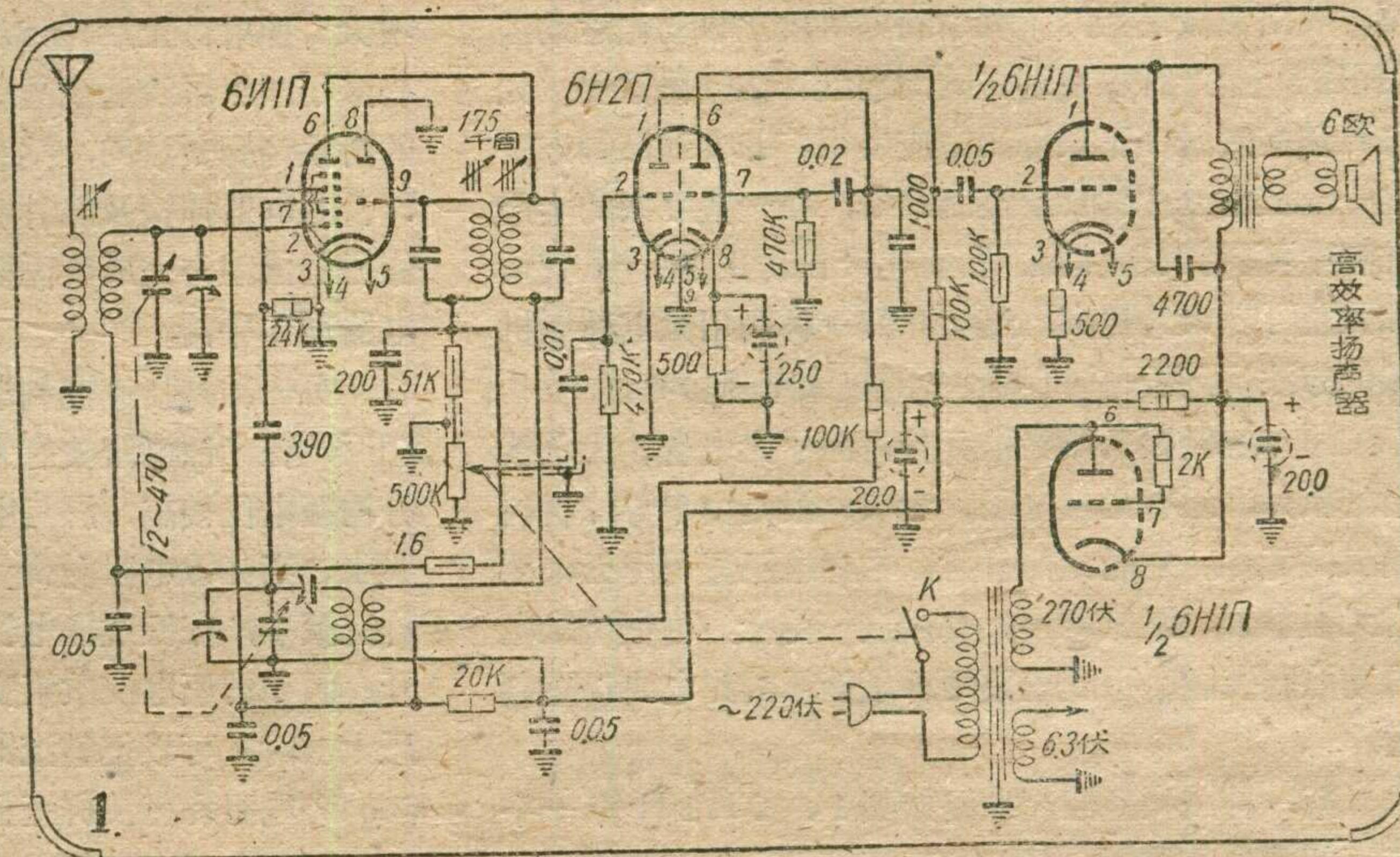


在結構簡單的普及型三燈收音機中，一般存在的缺点是灵敏度还不够高，电压非綫性失真度較大。如果生产成本維持不变，並且能在这兩個方面取得进一步的改进，这就表明我們在改善这类有利于广大人民群众使用的广播收听工具，提高它的性能質量上又前进了一步。这里談談我們試制的60-2型三燈机程式和性能，提供大家参考。

60-2型采用6И1П、6Н2П和6Н1П三只电子管，电路結構如圖1。6И1П的七極部分担任振盪和混頻，三極部分接成为二極管作正規綫路检波。6Н2П作兩級音頻电压放大，6Н1П的一半三極作功率放大，另一半充作电源整流。在变頻級里，6И1П的七極部分是采用外柵振盪、內柵混頻的接

法，即第三柵为振盪柵而第一柵为信号柵，振盪部分回授綫圈的一端通过中頻变压器初級接至屏極。實驗証明利用6И1П的七極部分單独担任变頻时，这样的接法比起一般內柵振盪、外柵混頻的接法，得到的变頻增益要高得多。使用外柵振盪、內柵混頻，变頻增益可达40~50倍，而內柵振盪、外柵混頻变頻增益只有8~10倍。中頻频率选用175千周，因为机內沒有中放級，只用一只中頻变压器，采用465千周时全机选择性只能做到14分貝以下，把中頻频率降低为175千周，可使全机选择性不低于20分貝，这对全机灵敏度來說也是很有利的。6И1П的三極部分接成二極管作正規綫路检波，这比用三極管作柵極或屏極检波的方式，在整机电压非綫性失真方面有很大的改进，可以完全避免由于信号过强而产生的非綫性失真，对音質有很大改进。作功率放大的半个6Н1П管柵極电阻选用100千欧，目的在于減小信号过强时所引起的柵流失真。另外，此机試用一种高效率紙盆揚声器，声压比較一般揚声器高，不仅提高了放声效率，还保証了音質优美。6Н1П充作整流部分屏柵之間接有一只电阻，变更它的阻值对输出电压有调节的作用，但阻值不宜过小，否则影响电子管的使用寿命。

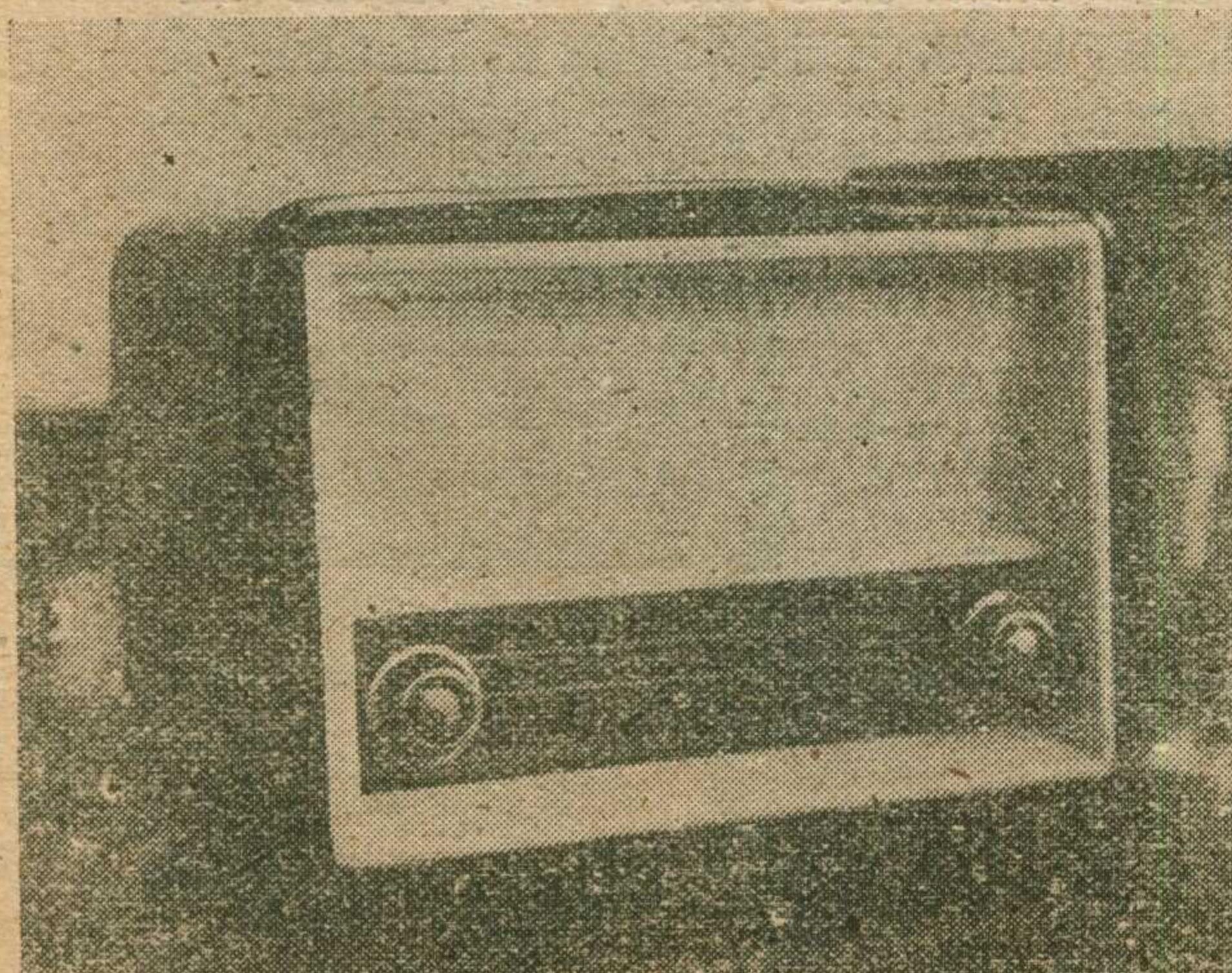从測試的結果看，此机的特点是：①灵敏度很高。在中波的整个波段里灵敏度都在300微伏以内，完全达到三級收音机（五灯机）国家标准。实測在



# 光敏电阻自动控制装置的实验

邱 云 田

随着祖国社会主义建設的高速度發展，为了多快好省地生产各种机器设备，滿足国民经济大跃进的需要，我国机械工业的工具革新与机械化自动化运动进展很快，生产过程自动化的問題也日益显得重要。光电自动控制是在工业部門中应用很广的自动控制方法之一，使用这样的自动控制设备，在一些复杂的生产过程中可以代替人的眼睛，使生产自动化，使产品质量和数量可以大为提高，这里介紹一种利用光电控制机械的方法，可供一些机械设备的技术革新参考。



用作控制设备的光电元件，除了光电管、光倍增管以外，还有光敏电阻。光敏电阻是由半导体材料制成的元件。它受光照射时，本身电阻显著降低，照射光线愈强，阻值愈小。利用这一特性，可制成光电自动控制裝置。下面談談兩种最簡單的光电自动控制器。

第一种是亮通控制电路如圖1，6H1Π管一个三極部分作整流用，另一边三極部分作直流放大用。

光敏电阻接在6H1Π管的放大部部分屏栅之間，受到光线照射时，使繼电器( $R_y$ )的接点吸上，完成接通电路的控制作用。6H1Π的灯絲电流由6.3伏灯絲变压器供給。光敏电阻是宁波交通电工器材厂的产品KTO-GT型硫

600千周灵敏度为225微伏，900千周为250微伏，1400千周为300微伏。②中頻频率采用175千周，整机选择性很高。实測偏調+10千周时衰減21分貝，-10千周时22分貝。③由于采用正規线路检波和备有自动音量控制，整机非線性失真度低，最大不失真功率可达150~200毫瓦。实測輸入信号为5000微伏，輸出75毫瓦时，測得音頻200周失真度为5.76%，400周为2.64%，1000周为2.3%。④采用一种專为

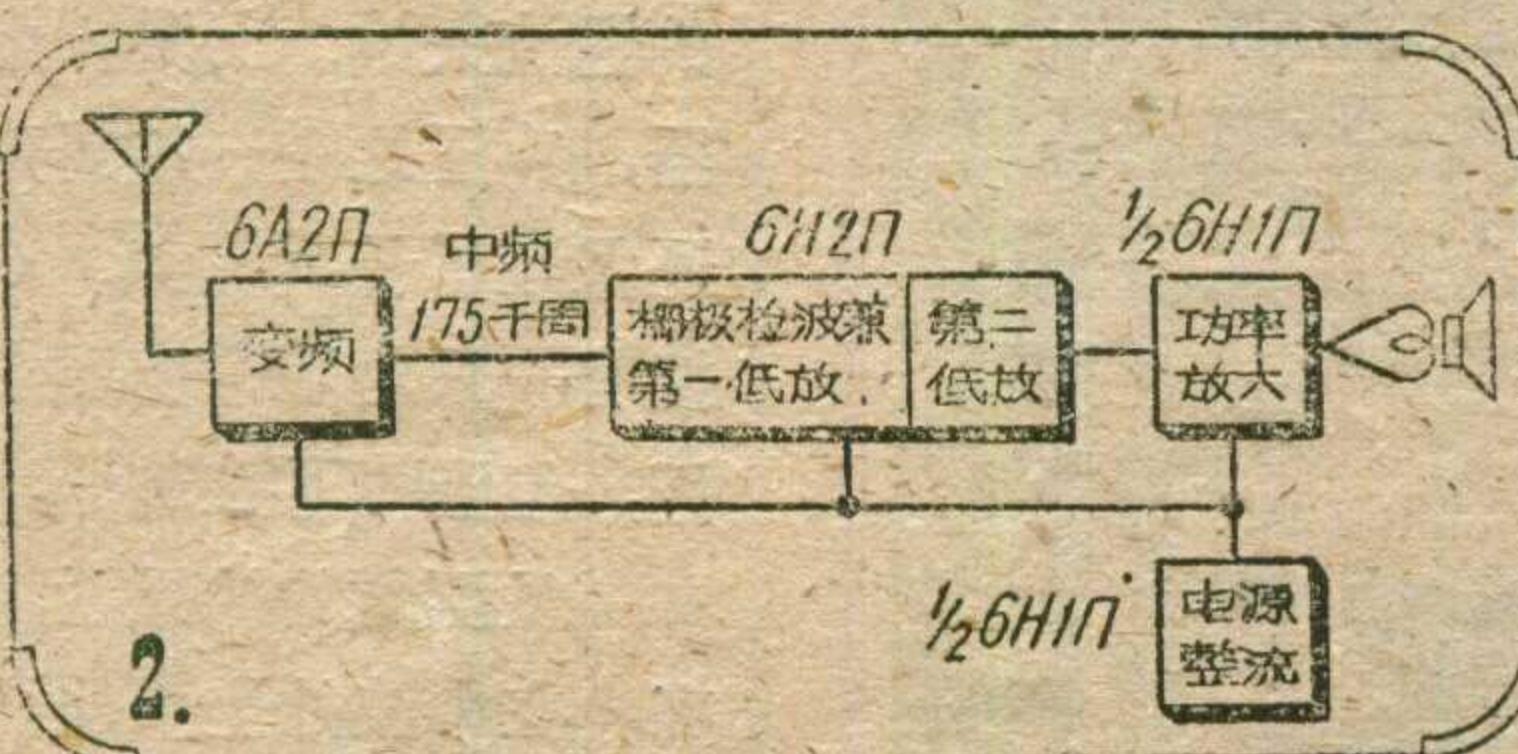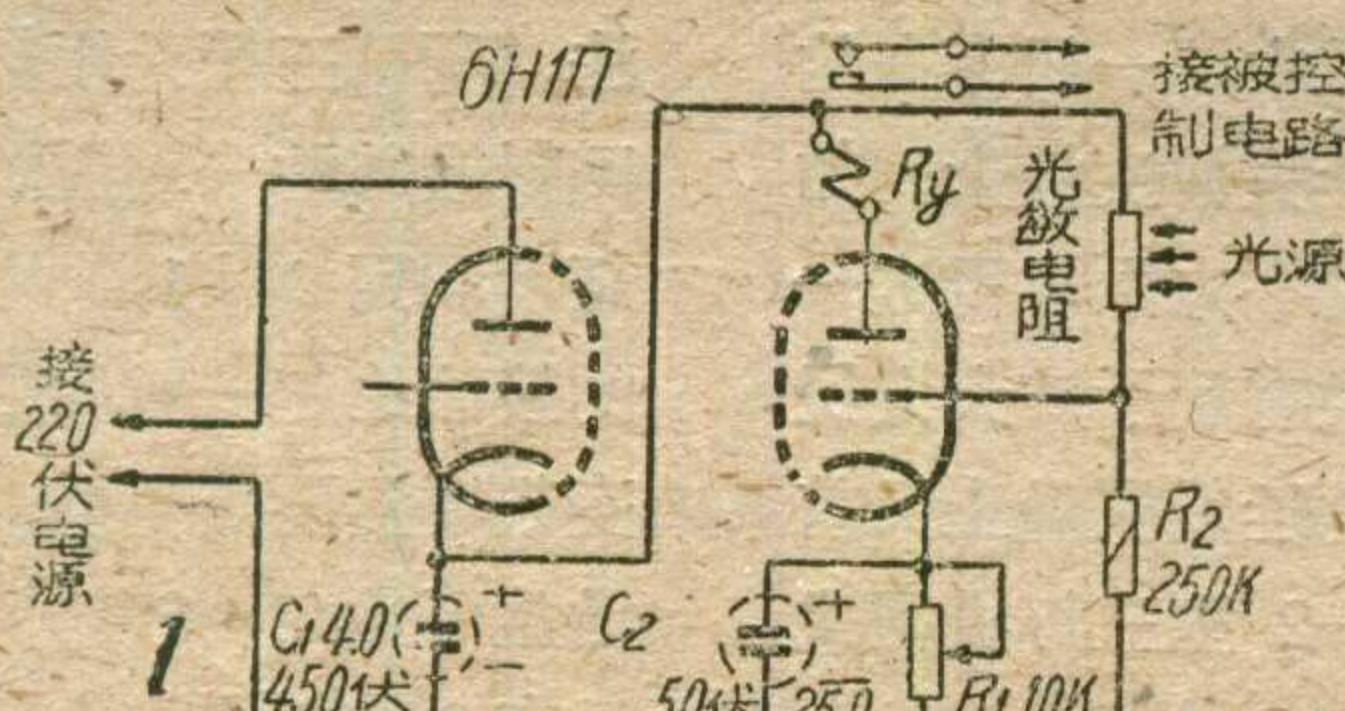直流收音机用的高灵敏度揚声器，它的基本構造与普通五吋永磁喇叭相同，但采取了一些減輕紙盆重量，增大輻射面，提高磁通密度的措施提高灵敏度，額定功率为100毫瓦，經实測声压比較一般揚声器提高三倍。



化鎘光敏电阻。当有光线照射光敏电阻时，阻值大为下降，放大三極部分柵極的电位提高，屏極电流随着增大。照射停止后，阻值增加，柵極电位下降，屏流随着減小，当屏流低到繼电器起动电流以下时，繼电器的銜鐵为彈簧拉回，控制电路成为开路。适当地调节 $R_1$ 、繼电器彈簧及照射光的强弱，可使屏流变化，使繼电器动作完成所需要的电路閉开控制。 $C_2$ 可使繼电器动作平滑。

另一种是暗通控制电路如圖2，和亮通控制恰好相反，在光敏电阻沒有光线照射时，放大用的三極部分柵極电位較高，屏極电流增大，繼电器动作，銜鐵吸上。当光敏电阻受到光线照射时，柵極电位下降，屏流減小，在低过繼电器起动电流时，銜鐵釋放拉开。假如屏極电流数值变化不大，或是整流后直流电压太低时，可以把整流部分的柵極通过一只100欧至500欧电阻和整流屏極相連接，如圖2中虛線所示，或者不經电阻直接到屏極。

6H1Π屏流很小，最大不超过7.5毫安，因此繼电器灵敏度必須很高。經實驗用国产阿城电器厂出品的DX-11型繼电器，屏流2.0~2.2毫安时銜鐵便可吸上，1.3至1.5毫安时便可釋开。为了防止铁芯剩磁影响銜鐵



中頻頻率改用175千周，一般产品中頻变压器不能适用。我們是用华北厂ZPO3-1型中頻变压器改制，將原来並联瓷介电容器換为250微微法KCO-1型云母电容器，線圈改繞用0.08毫米徑單股漆包線在原線圈上增繞195圈，共为405圈，兩綫圈之間的距离改为17毫米，接法仍与原来相同。6H1Π是复合式电子管，如不易購得，可用6A2Π代替，程式上須要变更如圖2。这样改由6A2Π單独变頻，6H2Π的一

半作柵極检波兼第一級低放，灵敏度比較还可提高一些，选择性和其他性能相等，但非線性失真要大些。如果不太考慮音質，揚声器可以舌簧喇叭代替，放音效率也很高，生产成本並可进一步降低。

釋放，可在鐵芯上粘上一层薄紙。整流管可用 5Y3, 5U4C 等管，也可用硒堆整流器。放大管可用 6V6, 6L6 等功率放大管，也可用較小的 6SJ7, 6SK7, 6J5 等电压放大管。采用 6H1P，除了經濟以外，一方面是为了保护光敏电阻。因为整流和放大分

用兩管时，如果整流管絲極比放大管的热得較快，那末在放大管开始工作以前，光敏电阻兩端电压將超过允許的額定值，使电阻的晶体打穿燒毀。双三極管的兩個絲極加热時間是相同的，可以避免这一危險。最妥當的办法还是在光敏电阻电路里加接一只开关，应用时先接通电源，待放大管灯絲加热以后，再接通电阻。光源可用普通 220 伏电灯泡加用聚光罩或凸透鏡聚集照射光綫。为了延長电灯泡的寿命，在灯泡的電路里还要串进一只电阻，使电压比額定值降低 10%，使用 220 伏 40 瓦特灯泡时，这只电阻約为 58 欧左右。

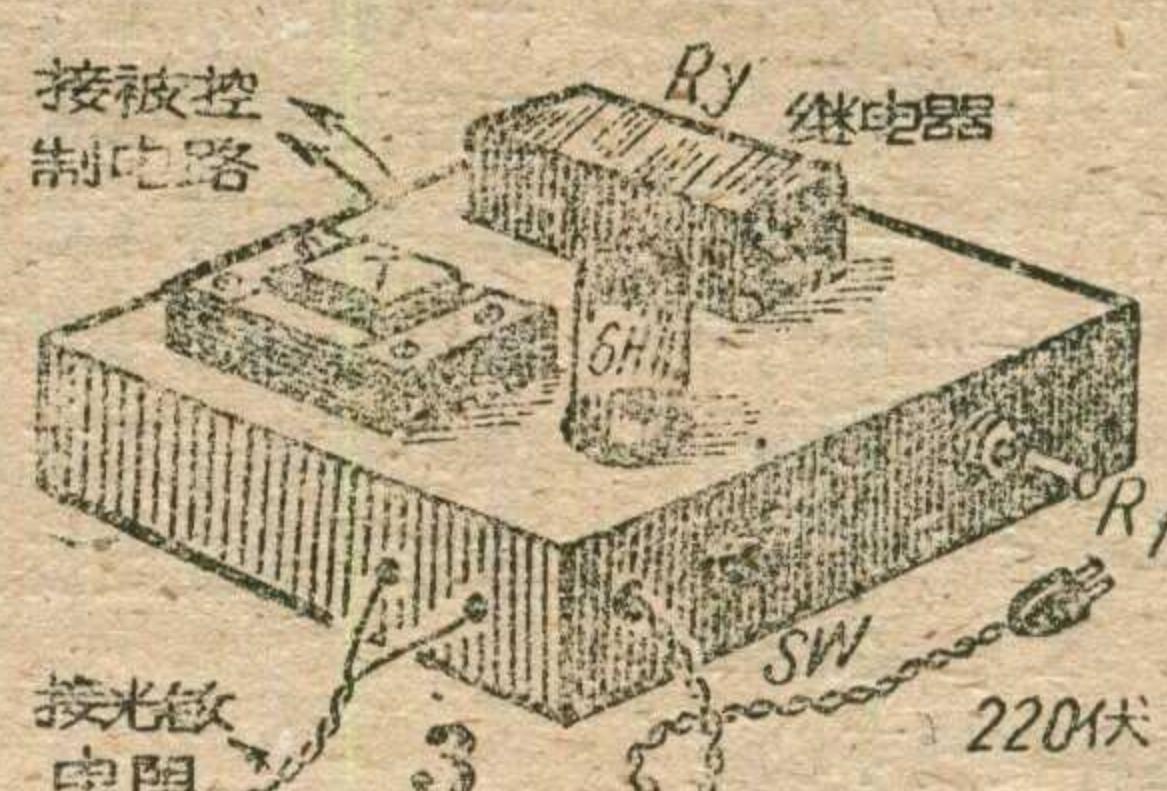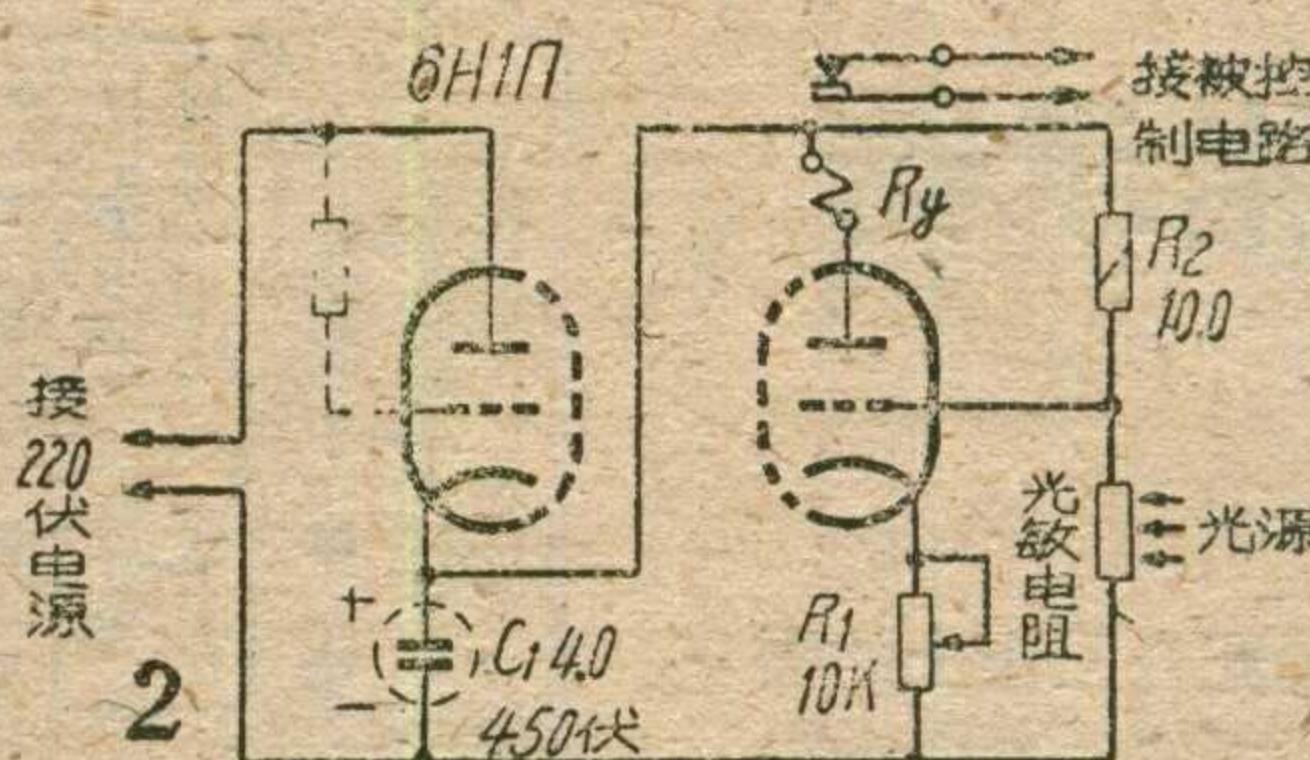光敏电阻是插在一只普通八脚电子管管腰里。为了減少其他光源的影响，光敏电阻应套在一只內徑略大于电阻外徑、內壁塗黑的絕緣管里。这种光敏电阻的無照电流为 3~8 微安，个别可达 15 微安，並随外加电压而变更。它的光照电流随着外加电压和照射光綫强度而不同，一般在应用时为 30~150 微安。圖 3 是这只控制器实



际制作时底板布置圖，圖中 T 是一只 6.3 伏灯絲电源变压器，SW 是电源开关。

这种控制裝置在生产上的效用很多。例如①它可以裝在冲压机床的危險部位上作为安全保护的自動設備。当工人的手伸到危險部位时，由于照射到光敏电阻

上的光綫被遮断，光电自动控制裝置立即动作，使机器停止。②自动計数。把光源裝在傳送帶一旁、光敏电阻在另一旁，当被傳送物品通过时，光源就被遮断一次，控制器中的繼电器也动作一次，使計數器随着动作，从而使傳送物品的数目自动紀錄下来。③用作溫度自動調節，在利用各种热电偶、水銀溫度計或热敏电阻等反映元件溫度变化的设备上，使元件溫度变化时照射光敏电阻的光綫也相应地發生变化，便能实现溫度的自動調節。④用于产品濃度或厚度的測量和自动控制。在产品的濃度或厚度变化时，它会引起对光綫反射或透射性能的变化。利用这一特性使照射光

綫变化，使能测量出产品的濃度和厚度，並自动保持在某一給定数值上。除此以外，这种裝置還可用在指示各种容器（如油箱，水槽，煤庫，谷倉和儲棉箱等）里面儲存物品的充滿程度，使照明設備自動啓閉，作顏色分析和烟量紀錄等等許多方面。

(上接第 35 頁)

仅可用作車廂的照明、也有可能作为动力。

最后，應該說明一下，在阳光电池的制造和使用中存在着的一些問題。

由于高純度單晶硅材料難制和硅光电池制造工艺的复杂，因此，硅光电池的价格很高。如果把上面的一个例子計算一下，每个光电池以 10 元估計，就要 14 万 5 千元。这是硅光电池目前不能普遍使用的原

因。

其次，硅光电池的效率虽已达到 10—13%，但比理論推算来(理論推算是 22%)还是相当低的。

所以要使硅光电池获得广泛的应用，还要进一步研究高純度硅單晶的获得和硅光电池的制造工艺。

我們可以肯定，随着無線电电子学的蓬勃發展，不久之后，这些問題一定能得到解决，阳光电池就获得大量的应用，大規模利用太阳能的願望成为現實。(戈正根据苏联“無線电”杂志材料編寫)

## 封面說明 獻寶取經大開技术革新 提高無綫电通信質量


今年一月份我国邮電部所屬主要無綫电台、站的代表們，齐集北京举行了一次“無綫电通信一条龙竞赛和技术革新、技术革命座谈会”，会上交流了各台、站开展技术革新运动的經驗並进行了現場表演。

北京市長途电信局發信台在机綫操作維护方面，圍繞着縮短台內阻断時間的課題，开展了羣众性的技术革新运动。在运动中由于政治掛帥，充分發动羣众，出現了不少技术革新項目。本期封面刊登的音頻轉換器加裝自动倒換裝置，就是这些革新項目中的一种。音頻轉換器的作用是將鍵控音頻變成直流鍵控电压來操縱發報机的設備，一部这样的轉換器可以供多部發信机同时工作，如果它出了故障將影响多部机器不能通報。加裝这种自动倒換裝置后，可以于一部音頻轉換器發生故障时自动地在 1 秒鐘內倒換到另一部音頻轉換器上，这就保證了無綫电路的暢通。照片是来自全国各地的無綫电通信代表們在北京發信台开現場會議时，參觀这项技术革新的表演。

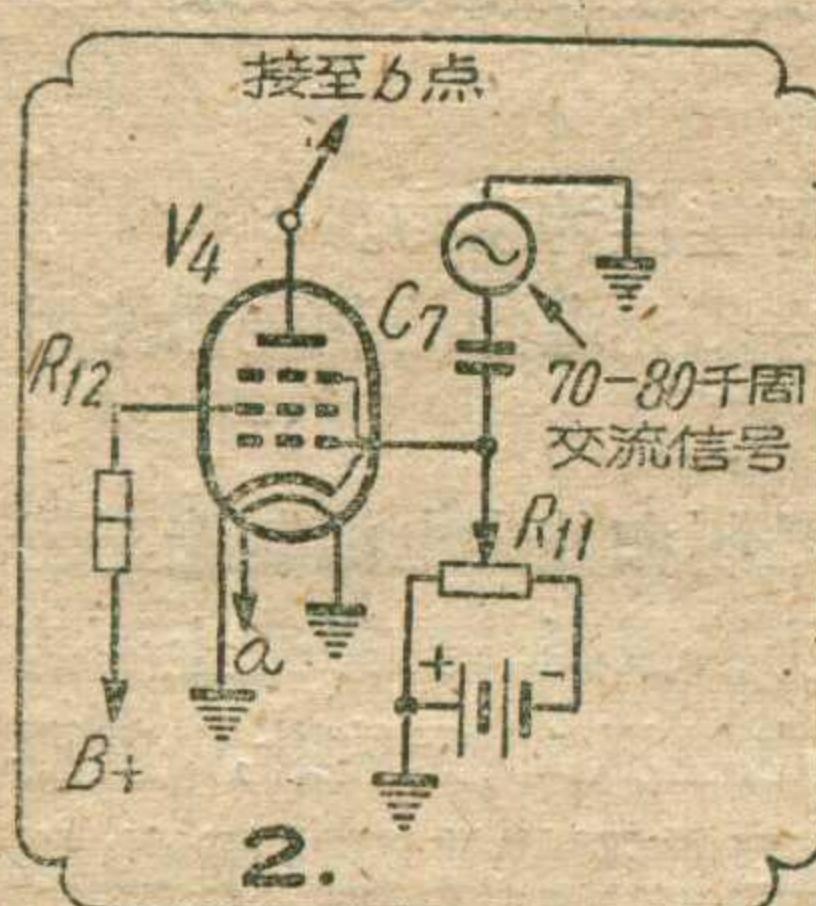
# 电子瞬时断續指示器

史中才

在大鬧技术革新运动当中，我們配合工作上的需要自己制作了一具电子瞬时断續指示器，線路如附圖。这具指示器主要用来检查一些器件的接点是否有視力或普通指示设备所不能分辨出的極短時間断开或接触。例如在通信设备中，对一般繼电器作振动稳定的測試，对繼电器受到冲击时接点接触的可靠性检查等都必須使用它。这具指示器所能指示時間断續的灵敏度是在微秒的数量級，不过由于电路里有分佈电容存在的关系，它实际指示的时间断續長短，还取决于电路的裝配質量。在線路上它是一个变形的多諧振盪器。我們用6SN7GT(或6H8C)作振盪，6V6GT(或6Π6C)作放大。S<sub>1</sub>是按断开关。被試器件的断續处接在S<sub>2</sub>的兩端，S<sub>1</sub>和S<sub>2</sub>可以掉換接用。假定在工作时被試器件是閉合的，S<sub>1</sub>和S<sub>2</sub>全是通路，那末电路是处于平衡状态，沒有什么現象。当S<sub>2</sub>断开时，由于电子管極間电容C<sub>2</sub>充电，以及R<sub>4</sub>的断开，使得G<sub>2</sub>点电位迅速增高，因而V<sub>2</sub>栅極电位也增高，立即产生很大的屏流，促使繼电器R<sub>y</sub>工作，使控制着的指示灯变换。这时如在S<sub>1</sub>处断开，極間电容C<sub>1</sub>充电，使得G<sub>1</sub>点电位急增，V<sub>1</sub>左半部三極管的屏流增大，又促使G<sub>2</sub>点电位下降，V<sub>2</sub>屏流減小，繼电器停止工作，使电路处于原来的平衡状态。这样我們可以根据繼电器是否工作来判断被試器件的接点是否断接。



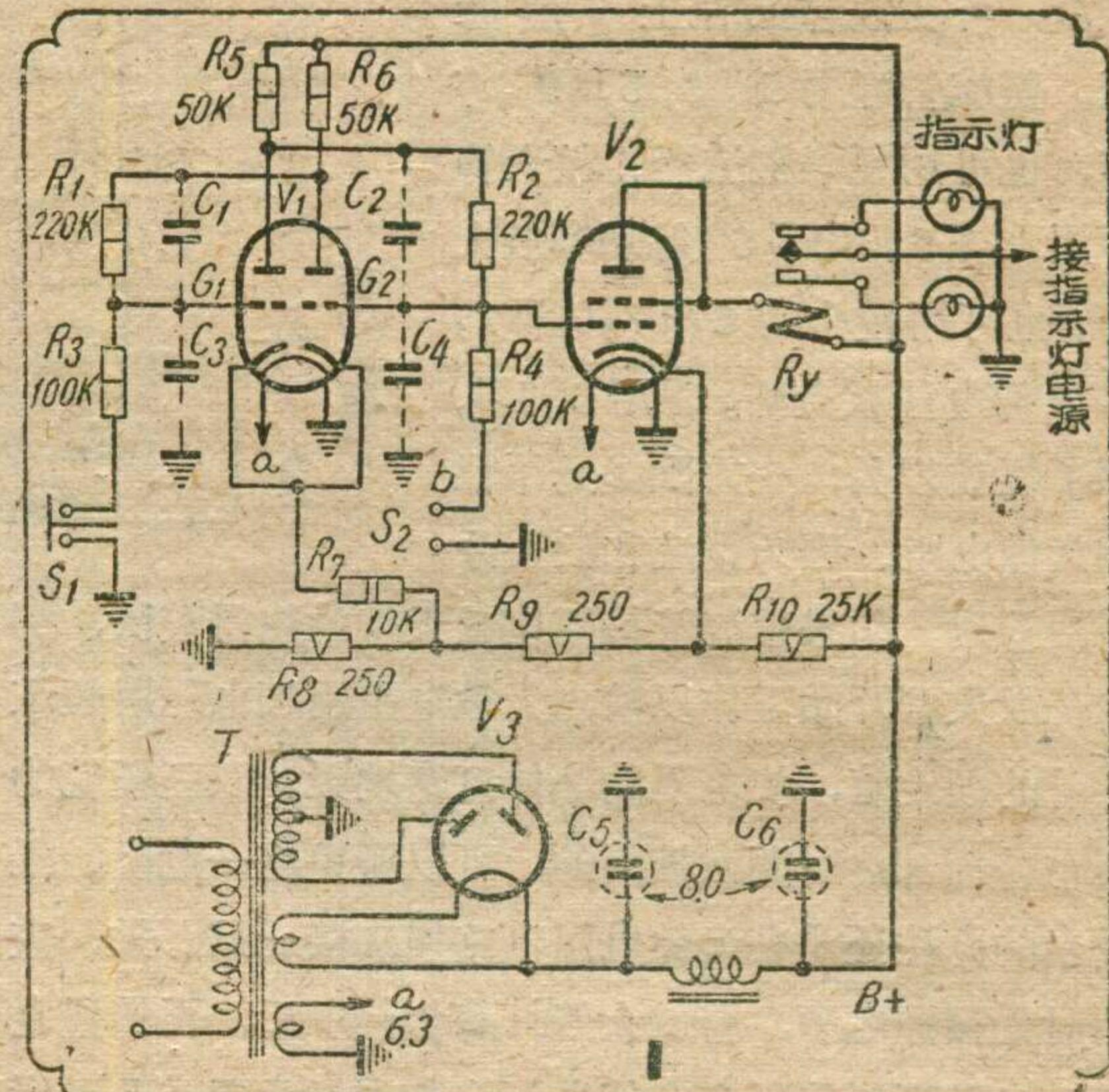振盪器电路的工作时间必須小于被試物品断接一次的时间，否则电路将跟不上被試器件的变动而不能达到測試的目的。电路工作时间取决于C<sub>1</sub>和R<sub>1</sub>相乘的时间常数(C<sub>1</sub>R<sub>1</sub>和C<sub>2</sub>R<sub>2</sub>應該是相等的)。另件选用和位置安排都能



影响常数的增減，在这里是比較重要的，須要加以注意考慮。

这只指示器电路工作时间实測結果約为5~8微秒。測时在电路里加有一个电子管放大器如圖2，代替一只被測試器件。电子管(V<sub>4</sub>)用6SJ7 銳截止五極管。工作时將屏極接至指示器中S<sub>2</sub>的b点，將它的柵偏压調在恰是屏流截止点，并在柵極通过C<sub>7</sub>加入一个交流信号(由一般信号振盪器取得)。这样V<sub>4</sub>將按所加信号频率一周正負变化而工作或不工作，就相当于被測試器件的接点接合或断开。断續时间按照下式計算：

$$\tau = \frac{1}{f} \times \frac{1}{2}$$

f为所加信号频率，我們实測时輸入信号为70~80千周，所以

$$\tau = \frac{1}{2f} = \frac{1 \times 10^{-6}}{2(70 \sim 80)} \approx 7 \sim 6 \text{微秒}$$

实际制作中，电源变压器为普通收音机用电源，整流管(V<sub>3</sub>)用5Y3或同类型的。繼电器的直流电阻須与V<sub>2</sub>的屏阻匹配，使它保持一定的灵敏度。振盪部分的另件最好选用体积較小的，裝接时从管座脚上直接引出，这样可使电路的分佈电容大大減小。

## 改进变压器的灌注方法

常用的小型电源变压器，多裝上鐵盒並灌滿瀝青，來保护綫包並防止受潮。

根据我实际工作中的經驗，可將上面灌注瀝青的方法改进一下。就是將繞好的变压器，浸透凡立水，烘干后，再將鐵盒里面均匀地塗一层瀝青，並把鐵盒

蓋子也塗好一层瀝青，將变压器裝入盒內，接綫头由盒蓋上抽出，把盒子蓋好，並在盒四周稍加热，使盒蓋子和盒子的瀝青融合在一起，就可防止潮气进入。这样可以节约大量的瀝青，坏了拆开修理时也比较方便。(彭正祥)

# 低频放大器的非线性失真


· 炎 ·

低频放大器的功用是将微弱的音频信号放大成为具有足够功率的音频信号。显然，放大后的信号应该和原有的信号完全一样。但是实际上任何放大器的输出信号总是和输入信号有差别的，不过差别的程度大小不同罢了。放大器输出和输入有差别的现象，称为放大器的失真或畸变。

放大器失真的种类可分频率失真，相位失真和非线性失真。所谓频率失真是指输入的音频信号经放大器放大后，由于放大器对各种频率的信号放大的程度不一致（放大系数随频率变化），使组成信号中的基波和二次、三次等谐波分量按不同的倍数放大所造成的失真。这种失真表现在输入信号音品（音色）的改变。相位失真是指输入的音频信号经放大器放大后，基波和二次、三次等谐波间的相位发生了位移而引起的失真。人类的耳朵对频率失真的感觉是不太灵敏的。相位失真就示波器或无线电传真中的放大器来说，对它要求很严格，对语言、音乐放大器关系不大。至于非线性失真，它严重地影响了放大器的放大质量（在语言、音乐放大器中表现为声音模糊不清、沙哑），所以需要尽量减小。本文也就针对这种失真在下面加以讨论。
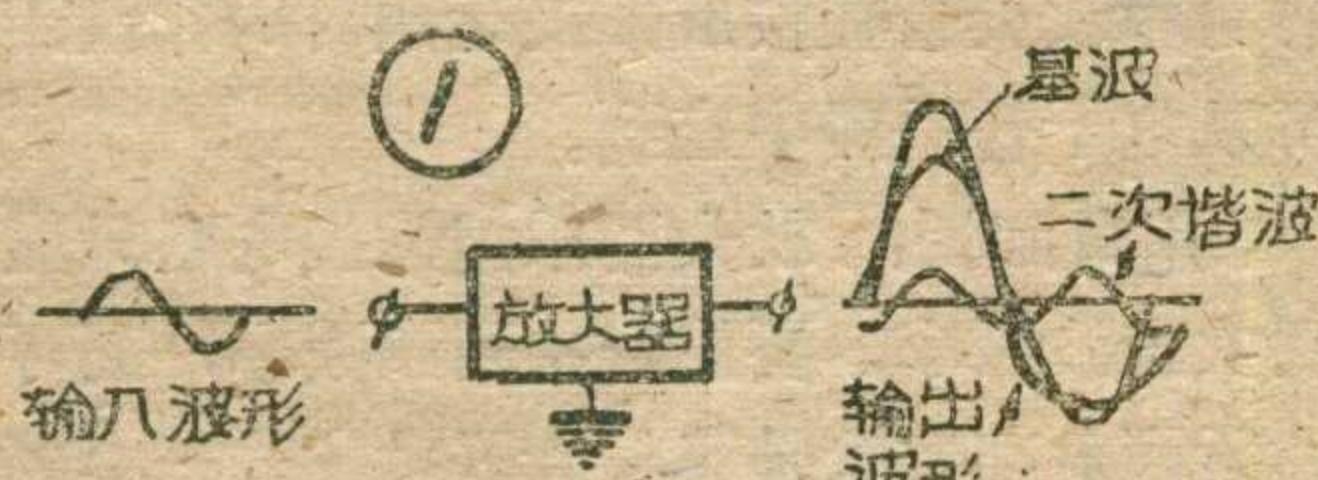
## 一、非线性失真是怎样引起的


放大器输出波形和输入波形不成比例的这种失真叫做非线性失真。输出波形和输入波形不成比例的实质是什么呢？为了讨论简单起见，在图1中放大器的输入端加一个正弦波电压，经过放大器放大后，输出的却是一个非正弦波电压。我们知道，任何非正弦波



都可以看作是由一个基本正弦波与一些高次谐波的合成波。图1所画的输出波形是一个由基本正弦波和二次谐波的合成波，显然，这个二次谐波是放大器输入端所没有的。因此放大器的非线性失真就是说：在放大器的输出端除了输入端原有的频率分量之外，还包含有放大器输入端原来所没有的高次谐波分量。

为什么放大器会产生非线性失真呢？主要原因是

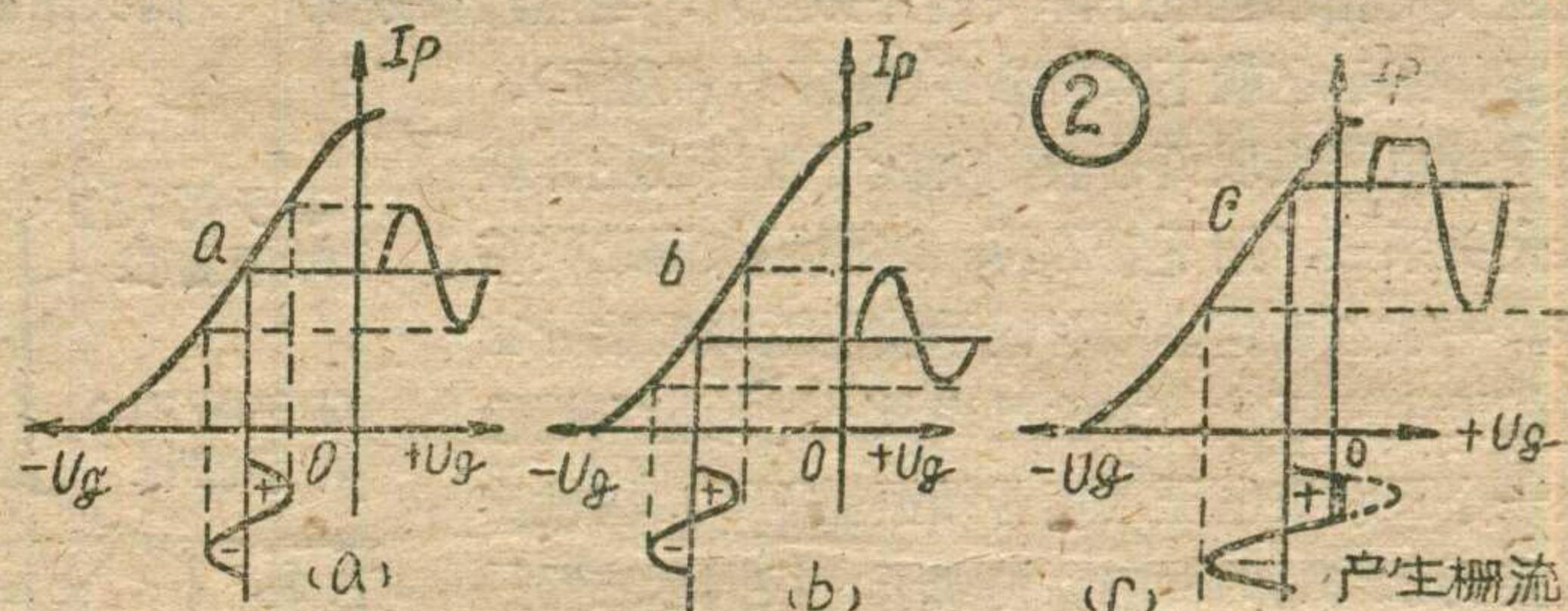放大器里的电子管的工作点选择得不正确。图2示某电子管在它的特性曲线上不同的工作点的工作情况。当工作点选择在特性曲线平直部分的中点a时（图2a），屏流变动的波形和栅压变动的波形一致，也就是说输出变化和输入变化一致，放大器没有失真。如果工作点选择在b点（图2b），则在输入波的正半周时，屏流变动较大，负半周时，屏流变动较小（甚至有时屏流可能被完全截止）。这时，栅压和屏流间的比例被破坏而产生失真。如果工作点向上移到c点（图2c），那末情形恰巧和图2b相反，在输入波的正半周时屏流的变化较小，负半周时变化较大。因为在正半周时，栅极电位将超过阴极电位，栅回路中会产生栅流。产生栅流后就要消耗电力，如果没有足够的功率来维持，



栅极电压就不能从0点升起，屏流也不能增加。于是上下波形不再一致，产生了失真。

可以看出，电子管上所加偏压的大小是放大器是否产生非线性失真的极其重要的因素。当然，输入信号的大小也极重要，输入过大，正半周时可能产生栅流；负半周时又可能运用到特性曲线的弯曲部分。除此以外，放大器中还有其它非线性元件，像耦合变压器、耦合扼流圈等，也是放大器产生非线性失真的根源，这里就不多谈了。

## 二、非线性失真系数和测量

放大器的非线性失真，用什么来表示呢？由前面的说明已经知道，非线性失真的实质是放大器输出端出现了输入端所没有的谐波分量。显然，出现的谐波分量愈多，失真就愈厉害。因此就用输出部分中全部谐波分量的总和和基波分量的比值来表示非线性失真的程度。这个数值叫做放大器的非线性失真系数，通常都用百分数来表示，算式是

$$K = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2}}{U_1} \cdot 100\%,$$

式中的  $U_1$  代表基波的分量（电压值）， $U_2$ 、 $U_3$  代表二次、三次谐波的分量（电压值）。四次以上的谐波分量实际上是很小的，所以一般都略去不计。

下面再来谈谈怎样测定一具放大器的非线性失真系数。


精确测量系数  $K$  的方法是用谐波分析器或非线性失真测量器。前者是用谐波分析器分别将放大器输出中的基波和各个谐波单独的提出来，然后分别测量它们的电压值，再根据测得的结果按照前式算出非线性失真系数。非线性失真测量器是由一只滤波器和一只电子管电压表组成。

放大器的输出通过滤波器接到电子管电压表上。最初滤波器不起作用，电子管电压表指示放大器输出的总电压值。此时调整仪器，使电子管电压表指示在满刻度（以此为零点），然后调整滤波器，使输出中的基波滤掉，滤波器的末端就只剩谐波分量，电子管电压表的指示也就下降（离开零点），当然谐波分量愈多，指示也就下降得愈多（离开零点愈远）。

电子管电压表以百分数刻度就可直接读出非线性失真系数，用不着计算。这两种仪器比较特殊，一般也可用阴极射线示波器近似地估计出非线性失真系数，方法是当放大器的输入端输入一个正弦波电压（用音频振荡器），将输出端接到示波器的纵向偏转端子，根据示波器显示的波形来估计非线性失真系数。图3示非线性失真系数分别为 8% (1)、12% (2)、15% (3) 和 20% (4) 时的失真波形，可供参考。但人眼对非线性失真系数在 8% 以下时不易判断。所以它只适宜在调整一般放大器时采用，对一具放大器进行质量鉴定是不适用的。
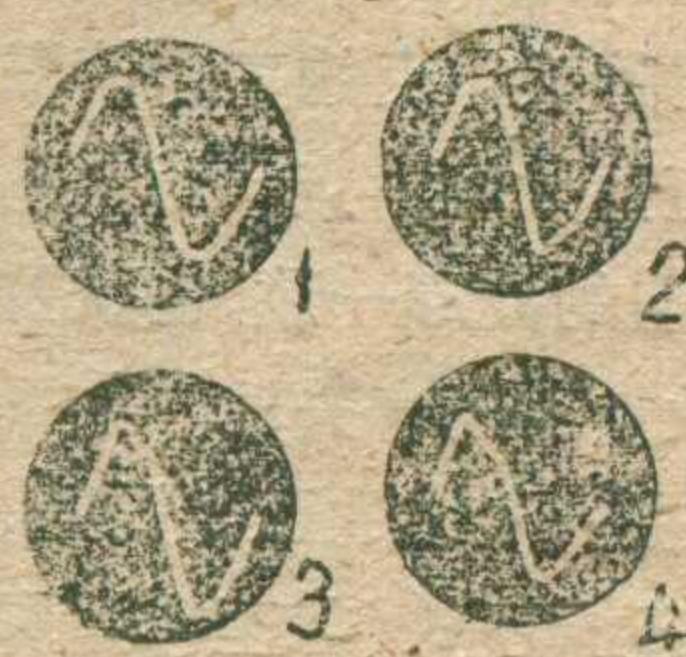
### 三、怎样减小放大器的非线性失真

放大器大多是由几个放大级组成的。整个放大器的放大系数是各级放大系数的乘积，而非线性失真系数则是各级非线性失真系数的总和。但实际上因为末级放大级屏流变动的波幅最大（即电子管在特性曲线上运用的范围最长），所以末级放大级的非线性失真最大。前面各级的非线性失真和它比较起来就可以略去不计。因而整个放大器的非线性失真系数只需按末级放大级的非线性失真系数来确定。那末要减小放大器的非线性失真，最主要的就是要减小末级放大级的非线性失真。前面已经谈到，非线性失真是输出中含有输入的高次谐波。怎样减小放大器的非线性失真也就是怎样消除输出中的高次谐波。其方法有：




输出中的基波和各个谐波单独的提出来，然后分别测量它们的电压值，再根据测得的结果按照前式算出非线性失真系数。非线性失真测量器是由一只滤波器和一只电子管电压表组成。

放大器的输出通过滤波器接到电子管电压表上。最初滤波器不起作用，电子管电压表指示放大器输出的总电压值。此时调整仪器，使电子管电压表指示在满刻度（以此为零点），然后调整滤波器，使输出中的基波滤掉，滤波器的末端就只剩谐波分量，电子管电压表的指示也就下降（离开零点），当然谐波分量愈多，指示也就下降得愈多（离开零点愈远）。

电子管电压表以百分数刻度就可直接读出非线性失真系数，用不着计算。这两种仪器比较特殊，一般也可用阴极射线示波器近似地估计出非线性失真系数，方法是当放大器的输入端输入一个正弦波电压（用音频振荡器），将输出端接到示波器的纵向偏转端子，根据示波器显示的波形来估计非线性失真系数。图3示非线性失真系数分别为 8% (1)、12% (2)、15% (3) 和 20% (4) 时的失真波形，可供参考。但人眼对非线性失真系数在 8% 以下时不易判断。所以它只适宜在调整一般放大器时采用，对一具放大器进行质量鉴定是不适用的。

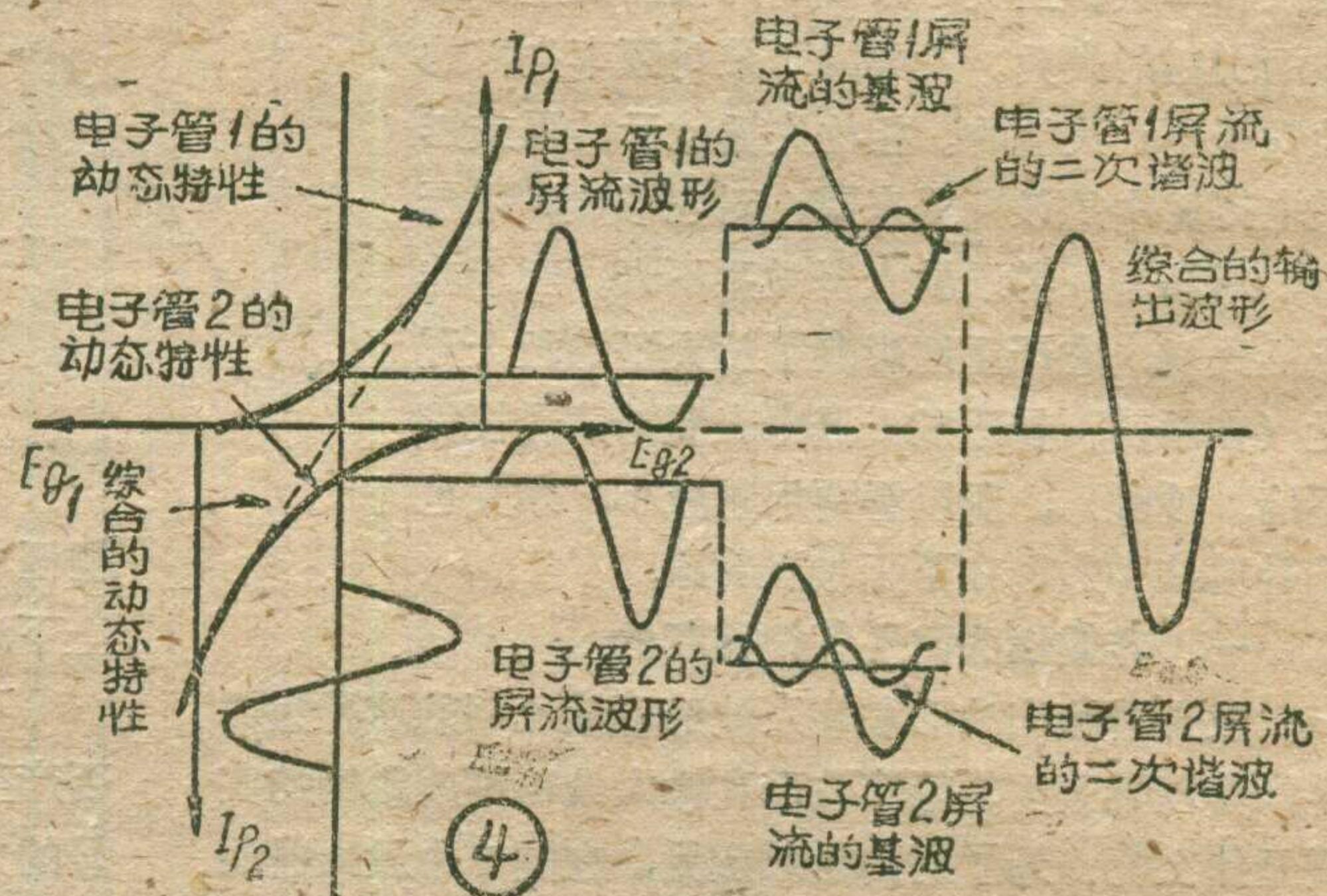a. 末级功率放大采用推挽电路：当功率放大级用两只电子管并联运用时，输出的功率为单只的两倍。但这时输出中的高次谐波分量也为单只的两倍。倘两只电子管在反相的情况下工作——采用推挽电路，输出中的高次谐波分量就大为减少。图4表示两只电子管在接成推挽放大时的工作情形。因两管在反相情况下工作（相差  $180^\circ$ ），所以两管的特性曲线位置相互颠倒。从图上可以看出，当两只电子管在单管工作时，屏流波形和栅极输入波形比较起来畸变很大，分解一下，里面含有二次谐波，但两管输出中的二次谐波恰好反相，且因两管的特性一致，二次谐波分量是一样的。所以两管在综合运用时，二次谐波就抵消了，因而综合的输出波形和输入波形就很相似，非线性失真就减小了。这里必须指出，推挽放大只能减小含有偶次谐波的非线性失真。如果输出中含有奇次谐波，因两管的奇次谐波是同相的，不能抵消（而是相加）。所以推挽电路对输出含有奇次谐波的非线性失真是无能为力的。好在放大器的非线性失真主要还是由于输出里最大的二次谐波所致。由于推挽电路能减小含有偶次谐波的非线性失真，所以一般需要用两管以上才



能获得足够输出功率的放大器几乎全都采用推挽电路。各种功率放大管在接成推挽运用时的非线性失真系数，可从电子管手册中查到。

b. 采用负反馈：放大器采用推挽电路只能使输出中的偶次谐波减小，要使奇次谐波减小，则可采用负反馈。所谓负反馈就是将放大器输出的一小部分电压返回到它的输入端，且使返回的电压和输入的电压相位相反。由于从放大器输出端回授到输入端的电压中也含有放大器在放大过程中所产生的奇次谐波电压，于是它们在放大器里相互抵消了一部分，非线性失真就减小了。但是负反馈对输入端原已含有的奇次谐波分量不起减小作用的。


# “电眼”的几种接法

· 梅 ·

“电眼”——电子调谐指示管是专门用作可由眼睛观察电路调谐是否正确的光学指示电子管。一般用在有自动音量控制电路的外差式接收机中，作为指示对所收电台信号调谐得是否准确之用。此外也常用在一些电子仪器中指示调整，也用在录音设备中作指示录音放音的强弱变化用。这种电子管的基本型号是6E5C(6E5)，现在最通用的却是我国工业自己生产的6E1Π-K。这两种管子除了作显示用的荧光屏结构和使荧光屏上显示的阴影变化所需要的栅负压大小以及管座接线不同外，

工作原理是一样的(参阅1955年本刊第10期“电子注指示管”和1958年第6期“6E1Π-K国产新型调谐指示管”两文)，可以在同一线路里换用。它们用在收音机里的基本接法如图1，是通过一只滤波电阻电容接在收音机中放


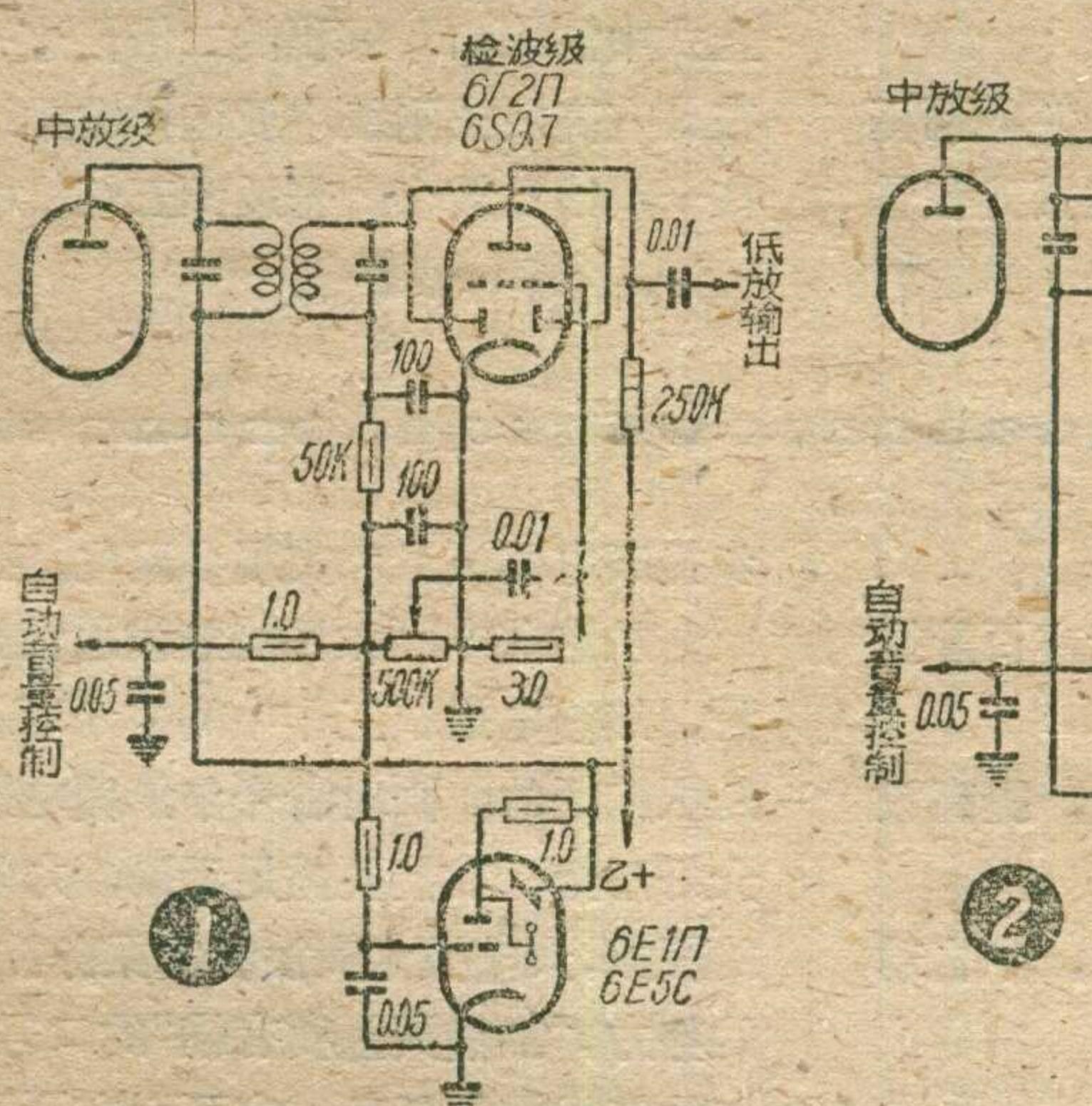
级以后检波级的自动音量控制电路里，利用检波取得的自动音量控制负电压作为控制电压，使荧光屏上的阴影变动，来完成调谐指示的作用。但是一般的只有一级变频和一级中放的五灯超外差式收音机，接用指示管以后，只有在中波段接收当地强力电台时，指示管阴影的闪动比较明显，在接收外地电台和在短波段里，就显得灵敏度不高，甚至阴影完全不能闪动。这是由于一般五灯机的总增益不高，除却本地电台以外，收听其他电台时在自动音量控制电路里得到的负电压不高，不足以推动指示管发生作用。在这样情况下，按照以下



几种线路改接，可以得到适当的改善。

图2的接法是把原机上的自动音量控制线路改造成迟延式的，由检波管的另一个小屏整流单独取得。在图1线路中，自动音量控制是和检波混在一起，对强或弱的电台一视同仁，都起作用，电力强的电台被控制压低了，弱的则变成更弱，以致弱的电台在指示管上就没有指示了。按照图2接法，检波管阴极里接有一定的自给栅偏压电阻，使自动音量控制在外来电台

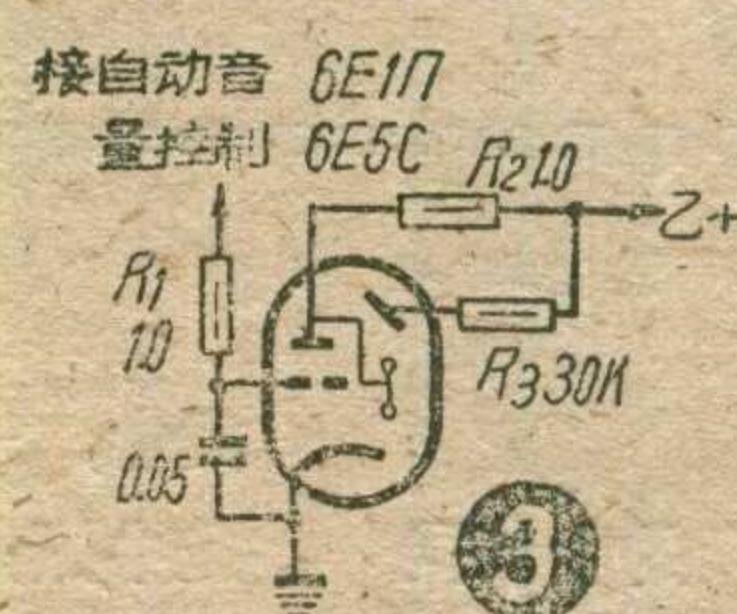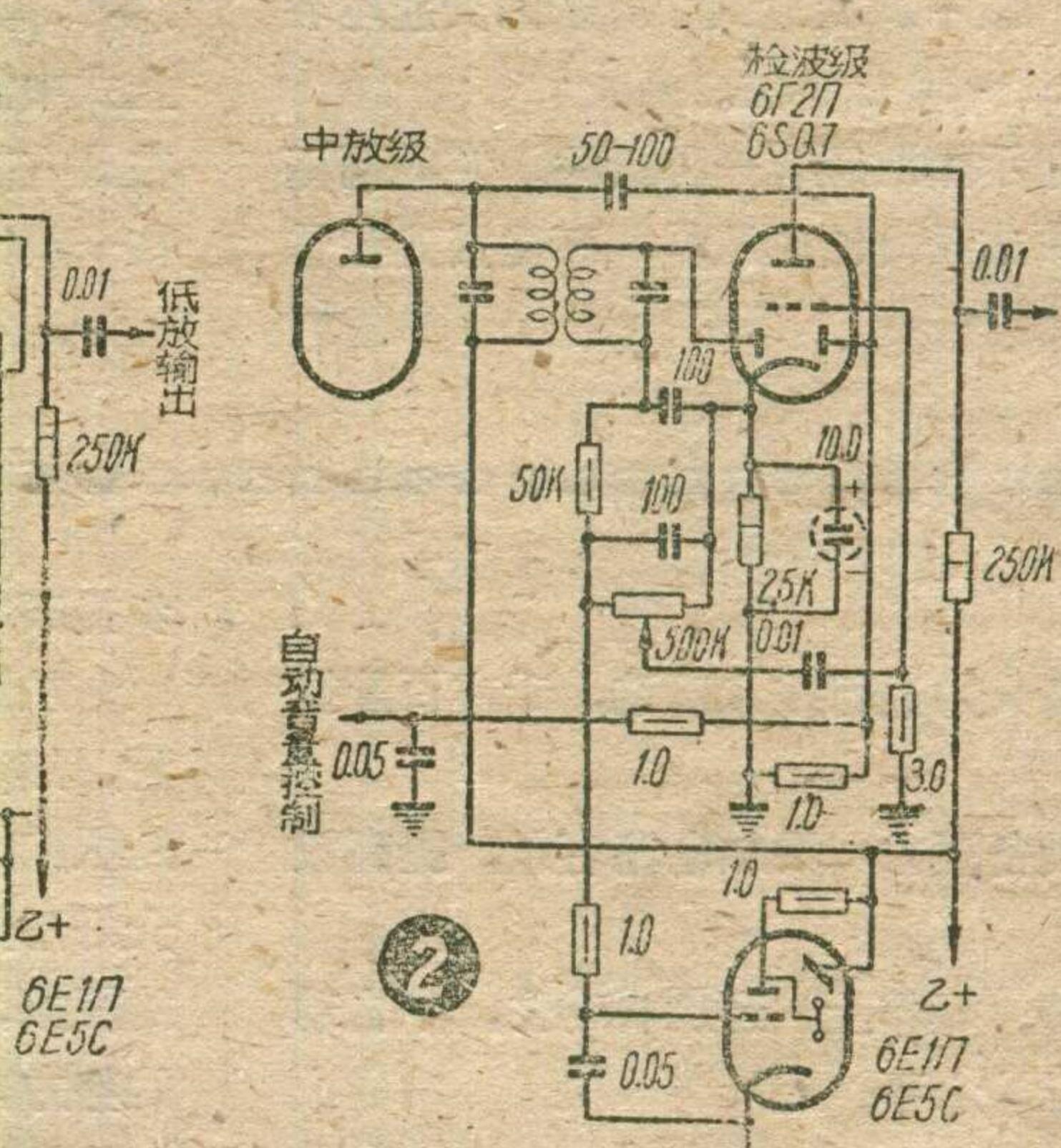信号在有一定的强度时才能产生必需的负压，对较弱的信号不起作用。这样指示管的控制负压是取自检波小屏整流后电流流经负荷电阻R所产生的电压降，弱电台不受自动音量控制的影响，所以指示管的灵敏度就相对提高了。



样在光屏的电路里串联一只电阻R，阻值约30K至50K。这时当收音机有输入信号时，指示管三极部份的栅负压增高，屏流减小，使光屏上的阴影变小，这和一般接法时情形相同。但在无信号输入时，屏流加大，因为光屏上增加了电阻R，光屏正电压降低，使得原来屏极电阻上的电压降相对提高，光屏阴影的闪动更明显。这种接法的缺点是光屏电压降低，光屏的亮度也会降低，这可以把指示管所需乙电接至电源整流滤波器以前，以提高乙电压来改善。但是光屏电压低却能延长指示管的有效寿命。

66666666666666666666

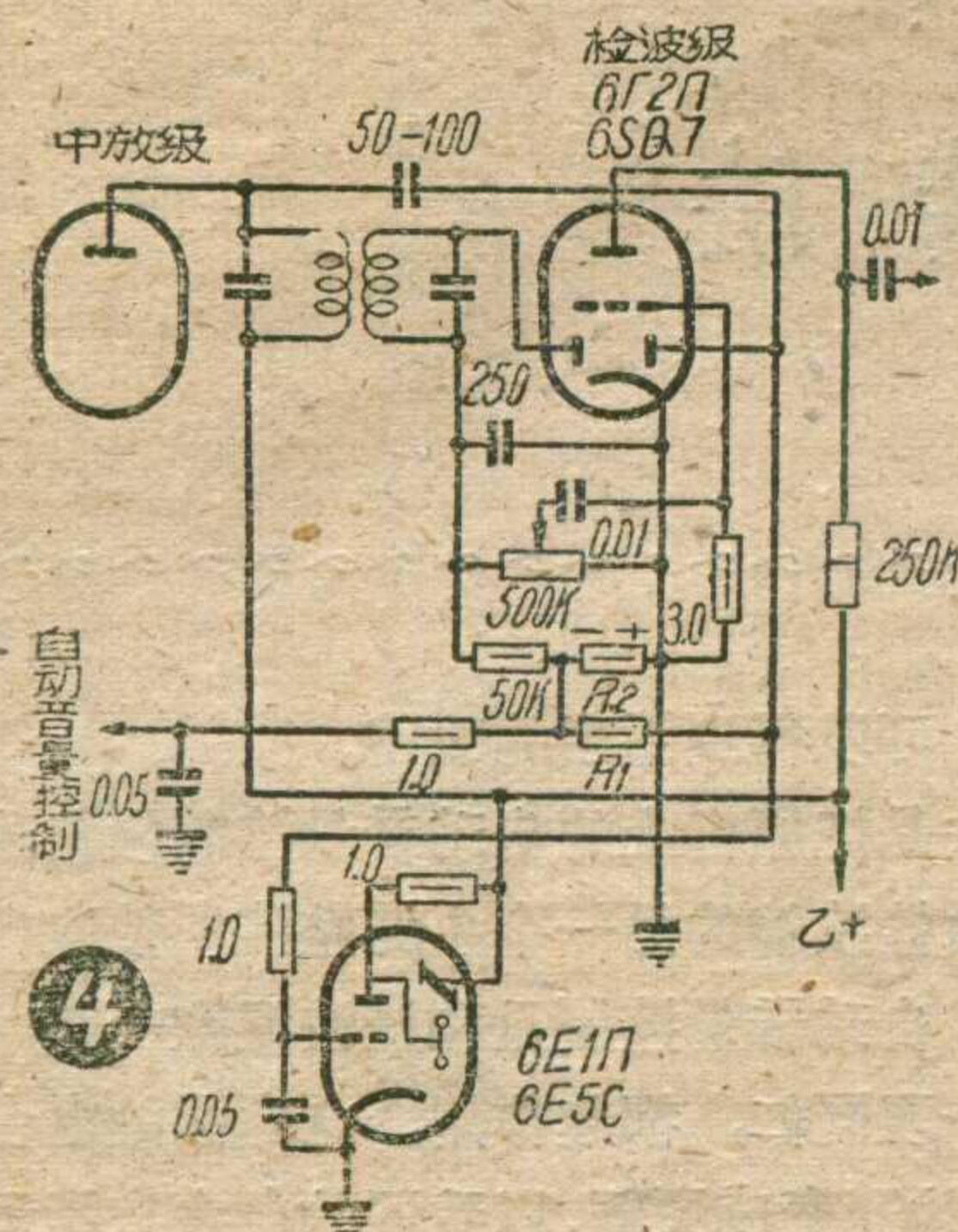



圖 4 的接法是將指示管所需的控制負压單獨由检波管的一个小屏整流來供給，这只小屏的負荷电阻  $R_1$  不直接接地，而是接到检波和自动音量控制小屏的負荷电阻  $R_2$  上再通地。这样指示管栅極上所得到的

負压是小屏整流后电流經過負荷电阻  $R_1$  和  $R_2$  之和的电压降，無疑的指示管的灵敏度是提高了。 $R_2$  的阻值不宜过小，一般在 1 兆欧以上。由中放級通到小屏来的交連电容器 C 可用小一点的 30~50 微微法。

指示管作調諧指示用时还有一种接法。它的栅極不接在自动音量控制或是检波电路里，而是接到收音

机强放級电子管的陰極电路里(圖 5)。这样栅负压是从电阻 R 上取得。这只电阻事实上是和所有电子管的乙一与地之間串联着的。当有信号輸入时，受到自动音量控制各管的屏流变化引起陰極电流的变化，由于这些陰極电流都要流过电阻 R，在它的上面产生的电压降是加在指示管的栅極上的，因而外来信号的强弱变化会引起这个电压降的变化，使指示管光屏上的陰影随着变动。电阻 R 的数值需要根据指示管所需的负压依照公式  $R = V/I$  求出，其中  $V$  等于指示管的 栅负压， $I$  等于經過 R 供电的各电子管在最低栅负压时陰極电流的总和，其中也包括指示管本身在内。R 的瓦数应按上式中的  $I$  和  $V$  乘积的二倍。这一接法只能有效地用在具有高放或兩級中放这样增益比較大的收音机中，在一般增益較小的普通四五灯机中还不宜采用。

66666666666666666666

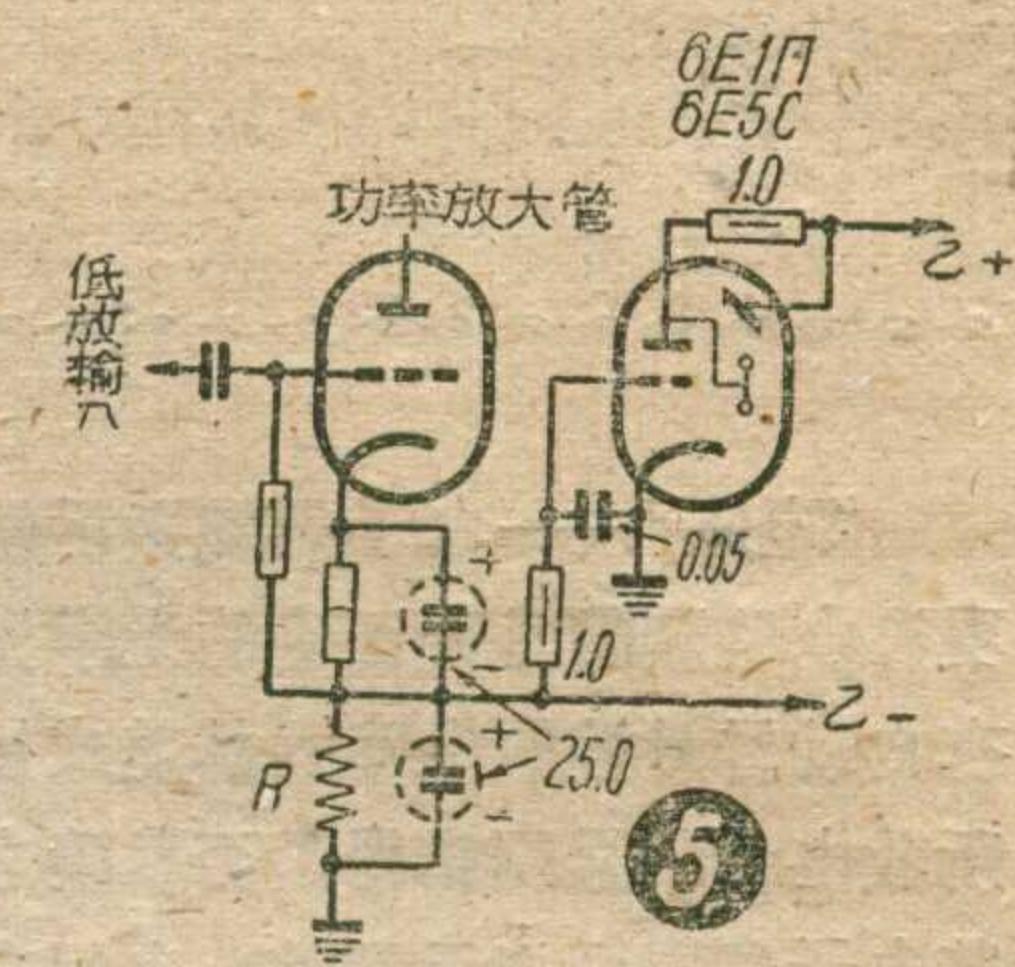

66666666666666666666

(上接第 3 頁)

1. 对机綫設備大力进行技术改造，千方百計提高电路質量。
2. 挖掘現有設備潛力，增加电路容量，提高設備利用率。
3. 在技术維护、操作上，开展自动化，半自动化和机械化，提高維护水平。
4. 延長設備使用寿命。
5. 改进通信方式，采用新技术、新設備，进一

步提高电路質量和實現多路化。

从这些方面和目前無綫通信設備和电路質量情况看，無綫电通信工作中的技术革新和技术革命的課題是很广泛的。面对着今年無綫电通信工作繼續跃进的大好形势，我們要鼓足干勁，力爭上游，高举总路綫的紅旗，大搞技术表演賽和業務技术大練兵，通过大家的努力，“無綫質量賽有綫”的口号一定可以实现，1960 年的無綫通信任务一定可以在开門紅的基础上，月月紅、滿堂紅、紅到底地胜利完成。


66666666666666666666

(上接第 1 頁)

是世界和平的强大堡壘”一文中写道：“偉大的中蘇同盟是一种掌握了政权的無产阶级之間的完全新型的同盟关系。这种新型的同盟关系的基础是：我們兩個社会主义国家的根本利益是完全一致的；我們都有一个共产党的领导，我們都以馬克思列宁主义和国际主义作为指导思想；我們都消灭了剥削制度，都正在建設社会主义和共产主义。”“在中国人民的革命和建設事

業中，一貫得到苏联的兄弟般的各种形式的援助，这是中国人民衷心感謝的。”我們十分珍視这种友誼，並且为这种友誼的进一步發展而欢呼。我們将在党的教导之下巩固过去学习苏联的成果，进一步學習苏联的先进經驗並且正确地結合我国实际情况加以运用，在总路綫的光輝照耀下，为把我国建成一个具有现代工业、现代农業、现代科学文化的社会主义强国而努力。

# 怎样检查电视机

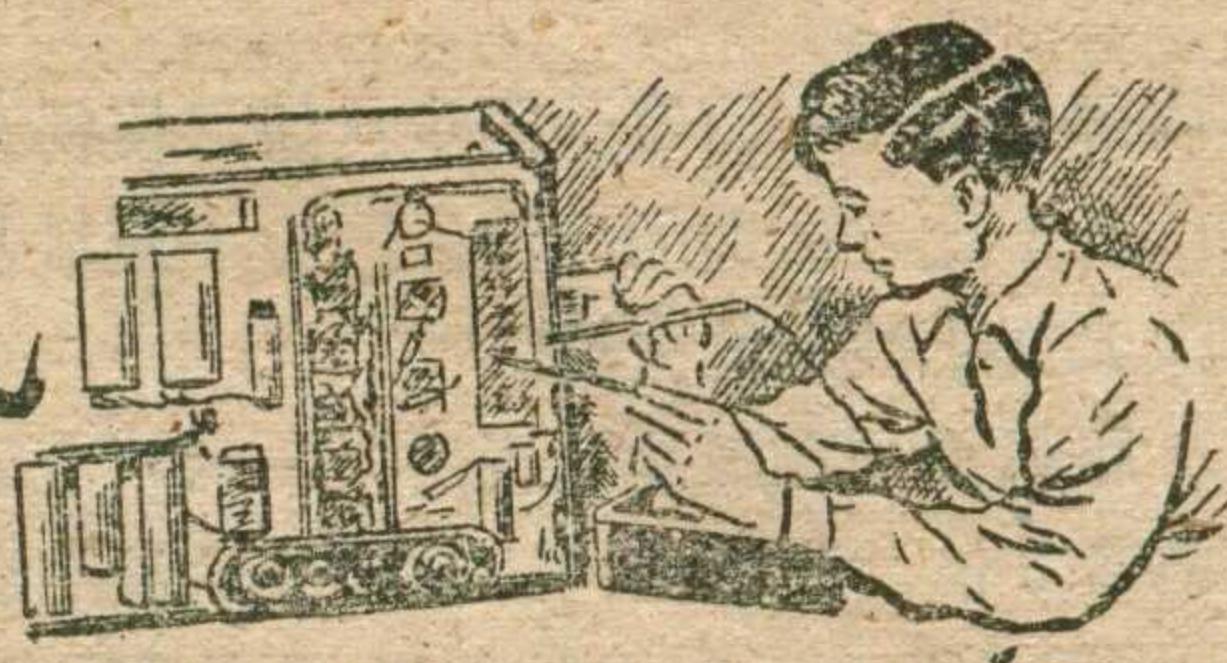

黃錦源

在修理電視接收机时，首先是利用接收机的光栅，圖象及伴音的情况作指示，来判断毛病發生在那一部份。然后找出故障所在的級或另件，具体的方法是：①检查电子管。看看电子管亮不亮，是接触不良还是灯絲断了，或是不是漏气了。有时从外面看正常，但仍有故障。如果可疑的話，可以用另一只新的，或是在同一机器內調換一只試試。②检查接綫裝配情况。撥动导綫的接头或另件的引出綫是否有关路、短路或者是接触不良的現象。③測量屏極电压。屏極电压和陰極工作电压，看看是否正常。一般和厂家規定誤差 $\pm 20\%$ 是可容許的。④检查电阻有無断裂燒毀或变值，測量电阻阻值时应將电阻接綫一端从电路中断开；检查电容器有否打穿，漏电或失效；以及綫圈，变压器和扼流圈有無断路或短路。

然而，有时遇到了一些复杂的毛病时，依靠上述的办法仍不能完全解决問題，而必需用一些仪表，才易于找出發生故障的原因。这些仪表最普通的就是示波器，万用表和高頻信号發生器。对于这些仪表，技术規格上应有一定的要求，示波器的垂直偏轉放大器应有50到500000周的频率响应，內部扫描频率范围在20千周以上，并应有相当高的輸入阻抗（1至2兆欧）和相当小的容量（不超过15微微法），垂直放大器的灵敏度应不小于0.1伏（有效值）/公分。如果希望能看到同步脉冲及偏轉电压波形的急速变化，和視頻信号更正确的波形，则示波器的高頻特性应延展至4—5兆周。示波器最好有电压校准设备。万用电表應該是很好的，它的直流电压测量档的輸入电阻应在20000欧/伏以上，而电压范围則应由最小的一档1伏左右到最大一档1000伏，最好应用真空管电压表。高頻信号發生器不但常用来調整接收机，而且还常用来检修机器，它应有包括電視頻道的频率范围和中間频率的范围（通用的接收机采用圖象中頻34.25兆周，声音中頻27.75兆周），並应有400週（或其他音頻频率）幅度

調制和單独的400週信号輸出。应用仪表来检查电视机的方法分述如下。

## 1. 輸入信号进行檢查：

附圖表示当螢光屏有光栅而無圖像时如何將信号發生器輸出电压輸入到圖像通道中进行检查。和在收音机中一样，每一級放大器都可检查，由显象管柵極一直向前检查到天綫輸入接綫柱，这就可以检查出哪一級不能通过信号或放大不足。

400週音頻信号可以耦合到視頻放大器电路來视察信号是否被放大。如放大正常时会在显象管螢光屏产生黑白相間的水平影条。在中頻放大器中，可由后向前进逐級輸入比圖象中頻低2—3兆周即32兆周左右的频率的已調制信号，如該中頻放大級（設視頻已測知

正常）正常时，則螢光屏也会出現黑白相間的水平影条。在高頻部份，可逐一由混頻級柵电路及天綫輸入端輸入比圖象載頻高2—3兆周即60兆周左右（如北京电视台）的频率的已調幅信号，如本地振盪，或高放級等正常时（設


中頻放大器及視頻部份都已正常）也会在显象管光屏出現黑白相間的水平影条。最好事先能对一部良好的接收机进行这种測試，确定从每一級算起的灵敏度，以便在检修时作为参照的标准。

## 2. 用示波器檢查信号情況：

当視頻检波器輸出的复合視頻信号一直到視頻放大器以及显象管的柵陰迴路，信号的行徑可以由示波器来觀察，另外它还可用来检查輸入到同步分离級的复合視頻信号，分离后的同步脉冲，鋸齒形偏轉电压的形成和偏轉输出級的波形等。

为了不破坏需要检查級的工作状态，應該使用由100仟欧左右的电阻与隔离綫所組成的串联电路接到示波器，隔离皮一端接机壳，另一端接示波器。在检查水平輸出級时由于水平偏轉输出級屏極脉冲电压相当高，示波器不宜直接接上。

当被检查电路接到示波器的垂直輸入端子后，調

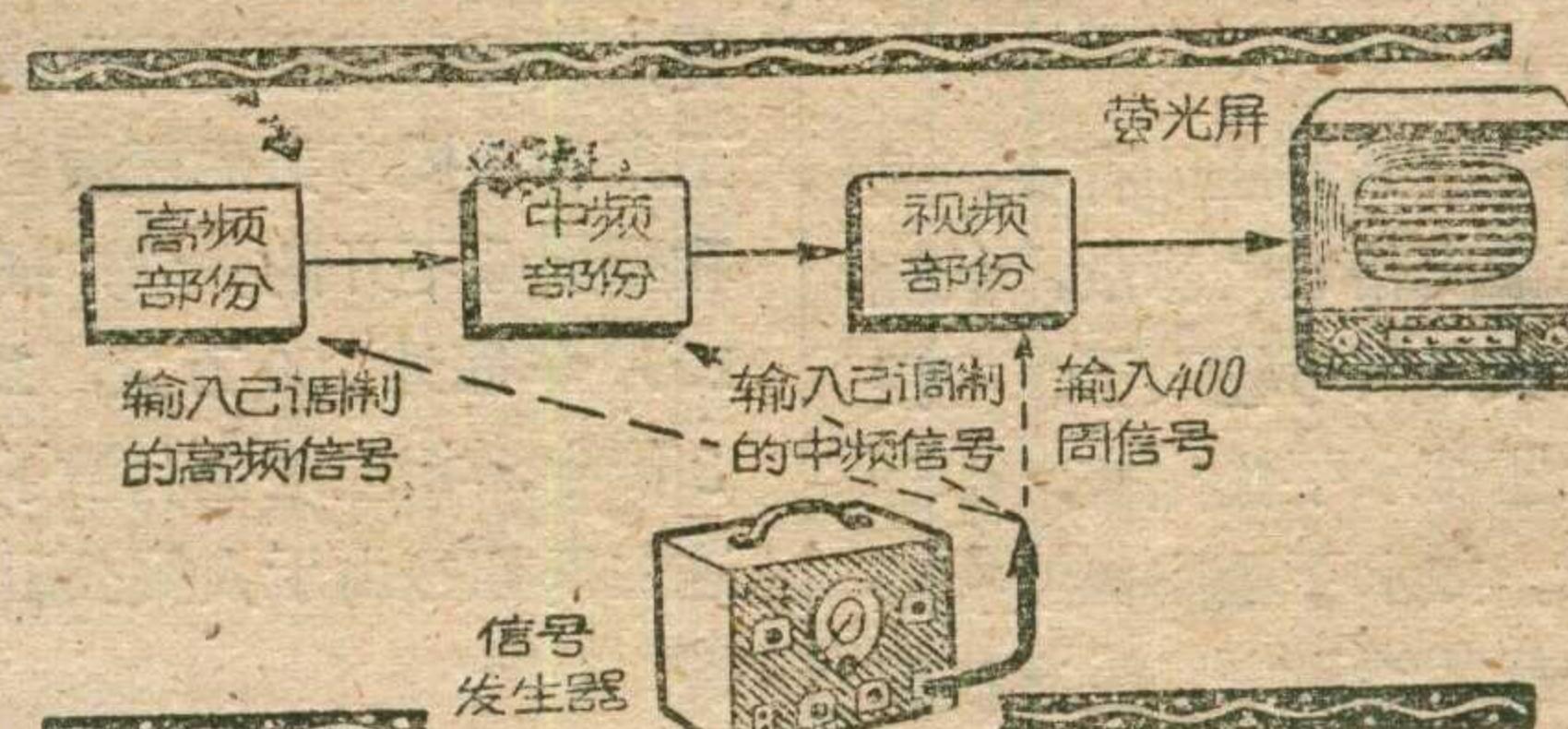

當內部扫描頻率旋鈕及同步旋鈕，使得光屏上出現不動的數個完整週期的波形。同步不應過甚，否則將引起螢光屏上波形的失真。

視頻信號和脈沖電壓用“峯—峯”值校準；為有效值的2.8倍。先將光屏上被檢查的波形調到一定的幅度，然後不改變垂直增益旋鈕，再輸入一幅度大小相等的正弦波電壓，然後將這電壓用電表測出其電壓值，測得的是有效值，再將這個電壓值乘以2.8即得被檢查波形的“峯—峯”電壓值。通常最便利的校準電壓是交流6.3伏燈絲電壓，它的“峯—峯值”約18伏。

如果事先能將正常接收機的有關各點的波形及電壓數值用同一示波器測出，並作出記錄，則對以後的檢修工作會帶來很大的方便。

### 3. 用電表檢查信號情況。

電表不但能檢查每級的屏壓，樟極電壓，陰極電壓和柵負壓，也可用來檢查信號的情況。

如某級有柵漏偏壓，則可用直流電壓表測量其負偏壓數值來進行檢查。在一振盪器中，柵漏偏壓表示回輸電壓已經產生，即振盪器已經工作，沒有偏壓則表示振盪器工作停止。因此，本地振盪器，水平偏向振盪器和垂直偏向振盪器可用直流電壓表測量其負柵漏偏壓以檢查它們是否工作。

在一柵漏偏壓式的放大器中，其偏壓的存在，是由於前一級有一交流信號電壓輸出給它的緣故，故測量偏壓存在與否便可決定有無交流信號輸入了。在接收機中通常有柵漏偏壓的放大器是水平輸出級，伴音限幅級，混頻級和同步分離級。如水平輸出級沒有正常的柵漏偏壓，表示水平輸出級的輸入電路沒有得到水平偏向振盪器的輸出鋸齒形電壓。如伴音限幅級沒有正常的柵漏偏壓，則表示沒有調頻6.5兆赫中頻信號由前級輸入。如混頻級沒有柵漏偏壓，則說明沒有本地振盪電壓注入。在同步分離級沒有柵漏偏壓，則是沒有複合視頻信號輸入。此外，當圖象高頻信號通過了高頻部份，中頻放大器並在視頻檢波器進行檢波後，會在檢波器負荷電阻上產生一直流電壓。當6.5兆周伴音中頻信號通過6.5兆周中頻放大器，限幅器並在調頻檢波器進行檢波後，對移相鑒頻器來說，會在二極管陰極兩個電阻的聯結點至任一端間產生直流電壓，而對比例檢波器來說，則會在輸出電路的穩定電容兩端產生直流電壓，所有這些電壓都可用电表量出。只要在事先將某一型號的接收機正常工作時的這些電壓數值及其變化範圍測出，並記錄起來作參考，則在檢修這種相同型號的機器時是會很順利的。根據電壓數值作指示，便可判斷振盪器或放大器某一放大級以前的電路工作是否正常。



(上接第2頁)

全正確的例証之一。

在無線電事業的惊人躍進中，有不少的事例也證明了黨的總路線所規定的一整套“兩條腿走路”方針的完全正確。例如地方無線電工業在黨的中央工業與地方工業並舉的方針下發展很快，出現了遍地开花的局面，大部分由土法上馬，並登堂入室進入“洋”“尖”，成為整個無線電工業的重要組成部分，僅收音機一項，地方工業收音機1959年就生產了一百多萬部。地方無線電工業擔負了無線電工業中相當比重的任務，為國民經濟大躍進作出了不小的貢獻，充分說明了黨的一整套“兩條腿走路”方針的勝利。

無線電事業在第二個五年計劃期間的發展，也說明了黨的大搞羣眾運動的方針的勝利。不論在無線電通信、無線電工業方面或廣播事業方面，可以說所有的躍進都是與大搞羣眾運動分不開的。例如無線電工業1959年全面完成任務，就是堅持政治掛帥，大搞技術革新與技術革命的羣眾運動，轟轟烈烈開展各種形式的競賽，爭取高產、優質、齊套、多品種、低耗、安全生產所得到的結果。

我們在無線電事業方面兩年間的大躍進里，也看見人民公社發展無線電事業的燦爛光輝。地方無線電工業和廣播事業的發展也都是與人民公社的建立鞏固和發展分不開的。拿廣播網來說，農村廣播網的喇叭1957年底為100萬只，1959年達到444萬只，增加了3倍半，相應地也刺激了地方無線電製造工業發展，這主要都是由於人民公社的發展需要和人民公社的支援。

在我們為黨的總路線，大躍進和人民公社的勝利而歡呼，為整個國民經濟的繼續大躍進和無線電事業這樣巨大的成就而歡呼的時候，我們也興奮地看見了當前的大好形勢和擺在我們面前的光榮任務。在我們無線電技術工作者和愛好者面前的任務是，實現無線電電子學科學研究、無線電通信、無線電工業、廣播事業、無線電運動等方面的繼續全面躍進，為建立一個獨立完整的無線電工業體系，為適應國民經濟繼續躍進對無線電通信的需要，建成一個以現代工具為主的四通八達的郵電網，為高速建設和發展城鄉廣播網，為國家的生產建設和國防建設培養通信後備軍和無線電技術後備力量而努力。因此要求我們廣大的無線電技術工作者和愛好者們，在黨的領導下，高舉總路線的紅旗，鼓足干勁，力爭上游，提高認識看清形勢，不斷地提高技術水平，積極投身到火熱的大搞技術革新和技術革命的羣眾運動中去，為社會主義建設貢獻更大的力量，為1960年的更大勝利而奮鬥。



# 1959年無線電收發報全國紀錄

(截至 1959 年 12 月 31 日止)

(中华人民共和国体育运动委员会 1960 年 1 月 10 日公布)

## (男 子 組)

項目	成績	創造者	運動會名稱	日期	地點
手抄長碼收報	270	梁佐才	中國人民解放軍第二屆體育運動大會	1959年5月12日	北京
手抄短碼收報	285	吳立清	中國人民解放軍第二屆體育運動大會	1959年5月12日	北京
手抄字碼收報	245	王金武	中國人民解放軍第二屆體育運動大會	1959年5月12日	北京
機抄長碼收報	270	王祖燕	中國人民解放軍第二屆體育運動大會	1959年5月12日	北京
機抄短碼收報	300	苗青	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月24日	北京
機抄字碼收報	270	王祖燕	中國人民解放軍第二屆體育運動大會	1959年5月12日	北京
手鍵長碼發報	108.6	孫洪才	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月15日	北京
手鍵短碼發報	139.8	孫洪才	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月15日	北京
手鍵字碼發報	154.4	孫洪才	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月16日	北京
自動鍵長碼發報	183.2	吳立清	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月16日	北京
自動鍵短碼發報	216	吳立清	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月15日	北京
自動鍵字碼發報	194.4	韓浩野	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月26日	北京

## (女 子 組)

手抄長碼收報	245	黃純莊	中國人民解放軍第二屆體育運動大會	1959年5月12日	北京
手抄短碼收報	265	黃純莊	中國人民解放軍第二屆體育運動大會	1959年5月12日	北京
手抄字碼收報	235	朱婉琴	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月23日	北京
機抄長碼收報	295	魏詩嫻	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月24日	北京
機抄短碼收報	315	魏詩嫓	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月24日	北京
機抄字碼收報	260	魏詩嫓	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月23日	北京
手鍵長碼發報	97.8	曹慶雲	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月26日	北京
手鍵短碼發報	126.4	鍾月芳	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月16日	北京
手鍵字碼發報	128	孫淑芝	1956年國際無線電快速收發報友誼競賽	1956年11月6日	卡羅維瓦里(捷)
自動鍵長碼發報	152	張錦華	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月16日	北京
自動鍵短碼發報	191.2	張錦華	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月26日	北京
自動鍵字碼發報	169.4	張錦華	中華人民共和國第一屆運動會	1959年9月15日	北京

## 發報項目中的手鍵和自動鍵

### 童效勇

中华人民共和国体育运动委员会 1 月 10 日公布了 1959 年各项运动全国纪录，无线电收发报也是其中的一项。1959 年无线电收发报的全国纪录和 1958 年的纪录相比，纪录的水平普遍提高了，而且在发报项目中手键和自动键的纪录分开了。这是我国国防体育事业跃进的一个表现。

手键，就是通常我们使用的，点或划都是用手的力量进行拍发并控制其联接，这种电键是我们大家所熟悉的。

自动键，大部分爱好者对它可能还是比较生疏的。它是利用电子管、继电器等电信器材的作用，使点或划能自动发送，而只要用手来控制点、划的多少及其联接的一种电键。正是由于自动键的点和划能够自动发送，所以，只要掌握得好，它的拍发速度就会比手键高得多，而且点划清楚、正规。这种电键，是我国参加 1956 年在捷克举行的“第二届国际无线电快速收发报友谊赛”之后，学习苏联而来的。

在 1958 年的纪录中，手键发报和自动键发报的项目还没有分开。这是因为自动键刚进入我国不久，使用这种电键的爱好者不多，而且在全国来说这种电键的数量也很少。因此，过去一直沿用了前两届国际竞赛章程的评分标准，把自动键

的速度按 80% 折合成手键计算。但根据三年来自动键在我国的发展情况来看，自动键的掌握和提速过程，远较手键需要的时间短，而且容易。这次公布的几名自动键发报全国纪录创造者，他们练习自动键的时间都只有一年左右，尤其是男子自动键字码发报全国纪录创造者韩浩野，练习时间仅半年之久，就取得了这样优异的成绩 (194.4 分)，这的确是手键发报所难以达到的。而且我国自动键的水平还正在迅速地发展着，使用者也逐渐广泛起来，因此，如果不把手键和自动键纪录分开计算，即使自动键在速度上扣除了 20%，其结果将造成所有发报项目的纪录，都被自动键所得，而手键则根本没有打破或创造纪录的可能了。同时手键、自动键和收报中的手抄、机抄一样，是运动员在竞赛中所使用的两种完全不同的工具，用任何比例来对其速度进行折算，都不会是非常合理和恰当的。

因此，国家体委从 1959 年的全国纪录开始，将无线电发报项目中的手键和自动键分开，这对于全国的无线电收发报运动来说，不仅是非常合理和必要的，而且也是适时的，这必将更进一步地推动我国发报水平的迅速提高。

# 上海無線電等級運動員考核賽



1959年12月中、下旬，上海市無線電運動俱樂部举行了一次規模空前的無線電運動員等級考核賽，分为甲、乙兩級进行（甲級是考核一級運動員和運動健將，乙級是考核三級、二級運動員）。参加比賽的有十六個單位、近三百名男女運動員，人數比當年2月举行的最大一次比賽还要多三倍。

比賽結果，有一人兩項打破1958年國際比賽最高成績，五項9人刷新1958年全國紀錄，十二項、12人、26次突破了上海市的最高紀錄。並且產生了

一名運動健將。運動健將、上海郵電局虞順照的手抄收報長碼240字，手抄收報字碼235字，都超過1958年在北京舉行的國際無線電收發報競賽的最高成績。他的手抄字碼收報的成績，比第一屆全國運動會上已經超過國際最高成績的紀錄還要多5個字。上海郵電隊運動員虞順照、黃家亨、管家駒、孫劍鳴的手抄短碼收報，市隊運動員邢耀南的機抄短碼收報，郵電隊女運動員鄭蓓莉、周洛、陳霞華、朱映雪四人的女子手抄短碼收報，以及周洛的女子手鍵長碼和短碼發報

無線電收發報運動已在各地蓬勃開展，需要大量的教練機。採用音頻變壓器的音頻振盪器，價格較高；機械振盪器雖然成本較低，但接點容易損壞，要經常調整修理。我們最近試制了一種音頻振盪器，零件很容易從市上买到，裝置簡易，是一種比較實用、經濟的教練機。現提供出來，和大家交流經驗。

圖1和圖2是這種振盪器的兩個電路，應用了一種振盪線圈。線圈很簡單，特殊的地方是利用6V6輸出變壓器的初級線圈做了這個電路的振盪線圈。圖1的特點是用料經濟，只用一只6H9C（或6SL7）電

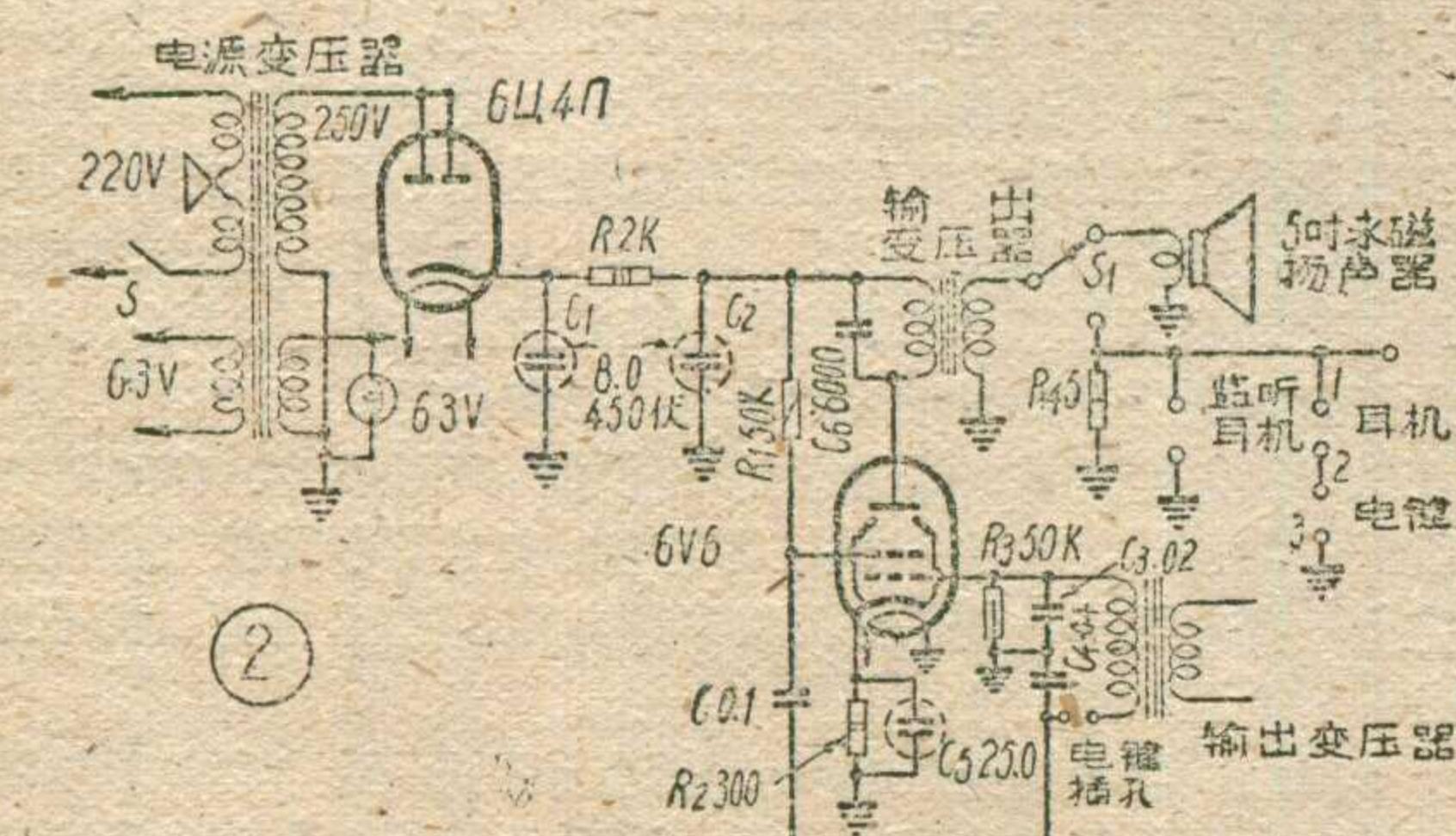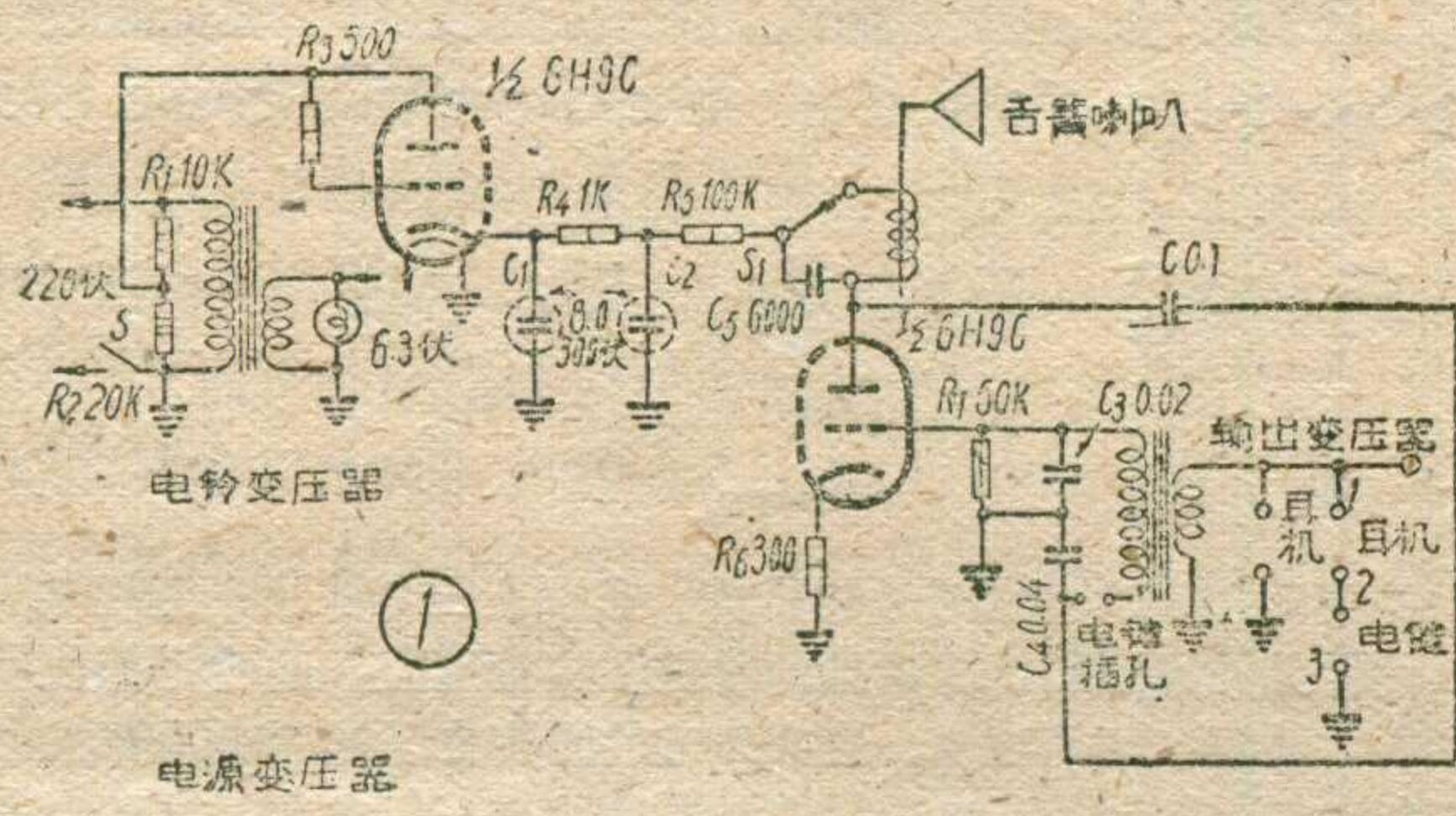

## 簡易電子管



杭州市無線電

子管，以一個三極部分擔任整流，另一三極部分擔任振盪。電源由電鈴變壓器供給，用舌簧喇叭發聲。全機裝成只化了二十元，能夠供給10—20人練習。圖2比圖1用料較多，全機約需四十元，但由於它採用了125毫米永磁揚聲器和6V6功率放大管，由6V6電子管的帘柵極、控制柵極、陰極組成振盪回路，再經屏極放大，故放音宏亮，可供50—100人的練習。

這振盪器是裝在木制底板上的，外匣的設計如圖3。這對圖1來說，可避免機殼帶電，更較為安全。

使用時也很方便，將轉換開關S<sub>1</sub>旋向喇叭時，即可

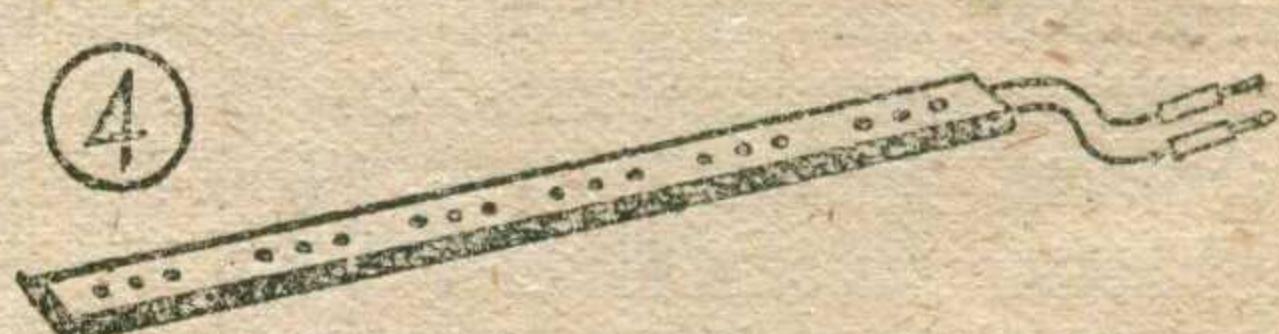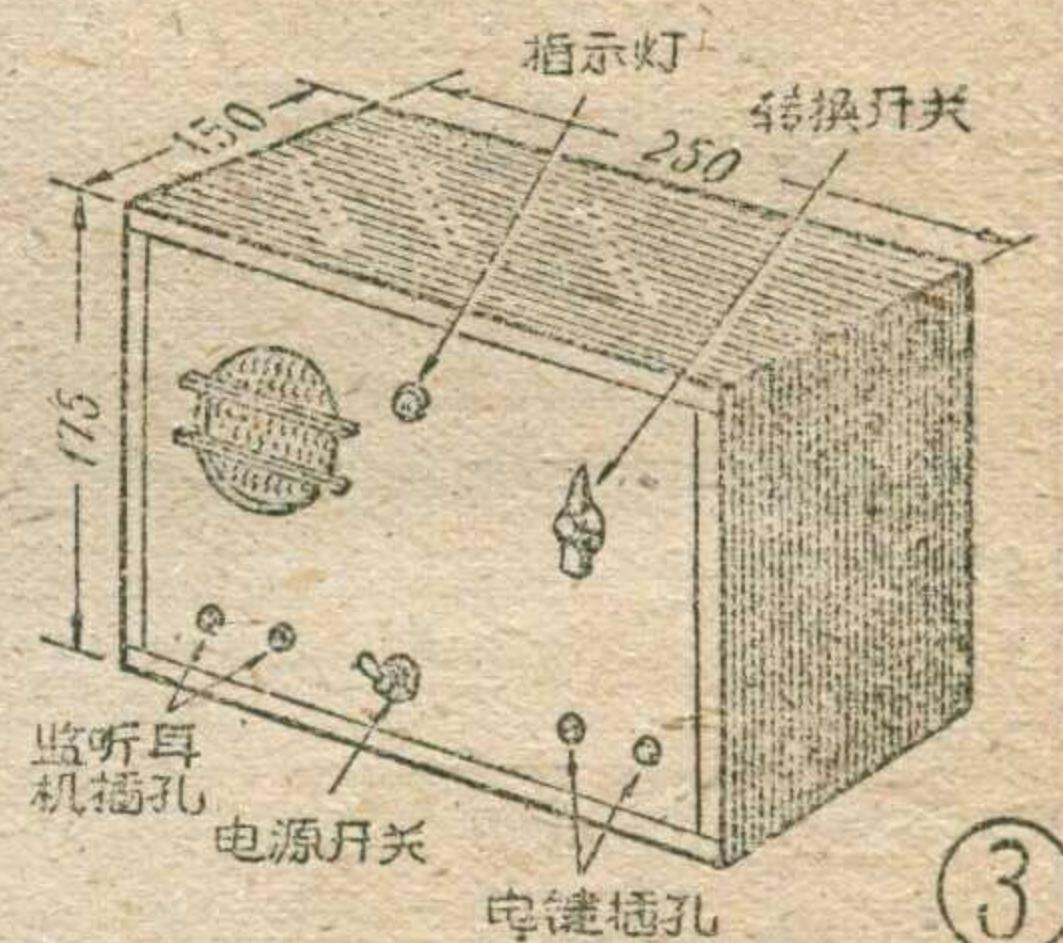用喇叭練習收報，旋向屏極（圖1）或5歐電阻（圖2）時，即可用耳機收報。如教員將電鍵短路，學



等項目，都打破了全國紀錄。

郵電局運動員孫劍鳴，他的手鍵發報成績超過了一級運動員的標準，而手抄收報總成績又超過運動健將標準達60個字以上，故授予運動健將的稱號，成為上海市的第四名無線電運動健將。

參加乙級組比賽的有251人，都是只經過幾個月的業余學習，剛剛從無線電運動俱樂部短期訓練班里畢業出來，而在第一次參加的全市性比賽中獲得了極為優異的成績。計有63人達到二級、45人達到三級運動員的標準。成績最好的是2914部隊，他們共有80人參加考核，達到等級標準的却有54人。在一次比賽中大量地湧現等級運動員的事情，是上海體育運動中很少見到的。



達到健將級標準的孫劍鳴（姜樂攝影）



這是繼上海市秋運會無線電競賽後，上海的無線電運動員又一次贏得的勝利。（晨康）

## 音頻振盪器

俱樂部 潘邦達

員將電鍵與耳機串接，便可練習發報。為了移動方便，在沒有按裝固定線路的場所也能使用，可制作一些接線板，板上裝有六組接線柱，如圖4所示，接線如圖5所示。將接出的軟接線（長度可根據需要來定）插入振盪器後板輸出孔。如練習收報，可將耳機接1、3兩接線柱。如練習發報，耳機應接1、2兩柱，電鍵接


線路輸出接線柱

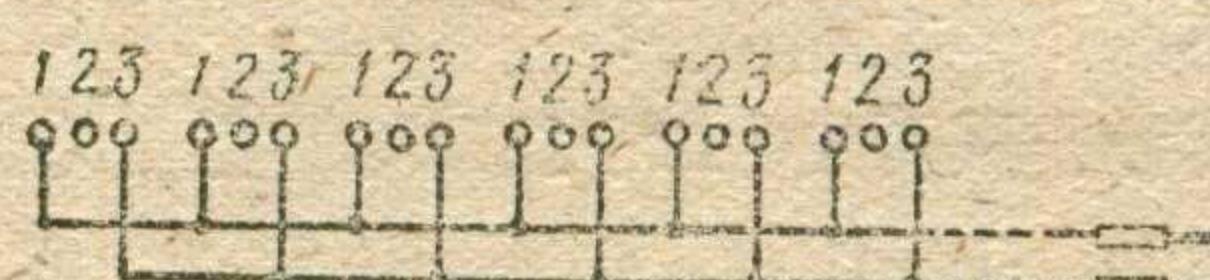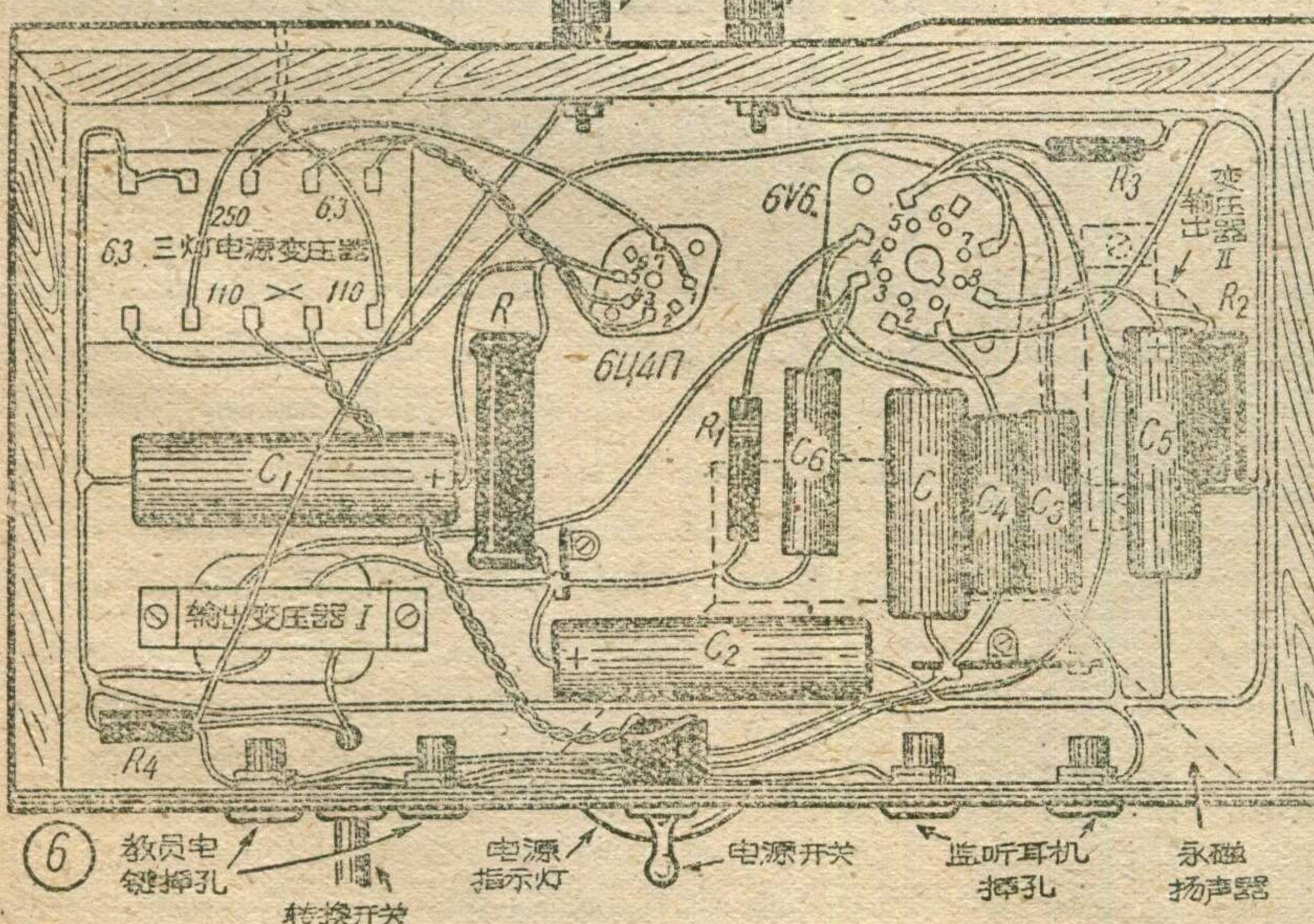


(5)

上並聯一整流電容器。一般說，振盪頻率固定後，不需經常變動。

圖6是圖2的另件排列和底板接線圖。為了提高單管振盪器的音量，圖1中的電源高壓接線可改按圖7的接法，線路輸出接線柱和耳機插孔最好不接至公共地線，這樣比較安全。

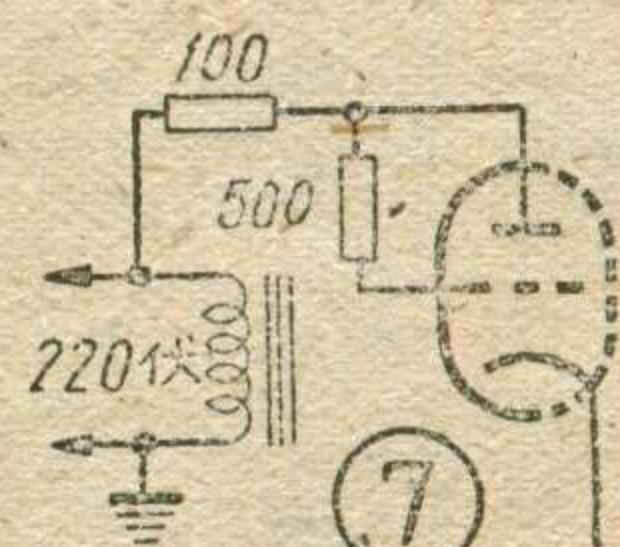


# 天津發電廠工業化建設成就

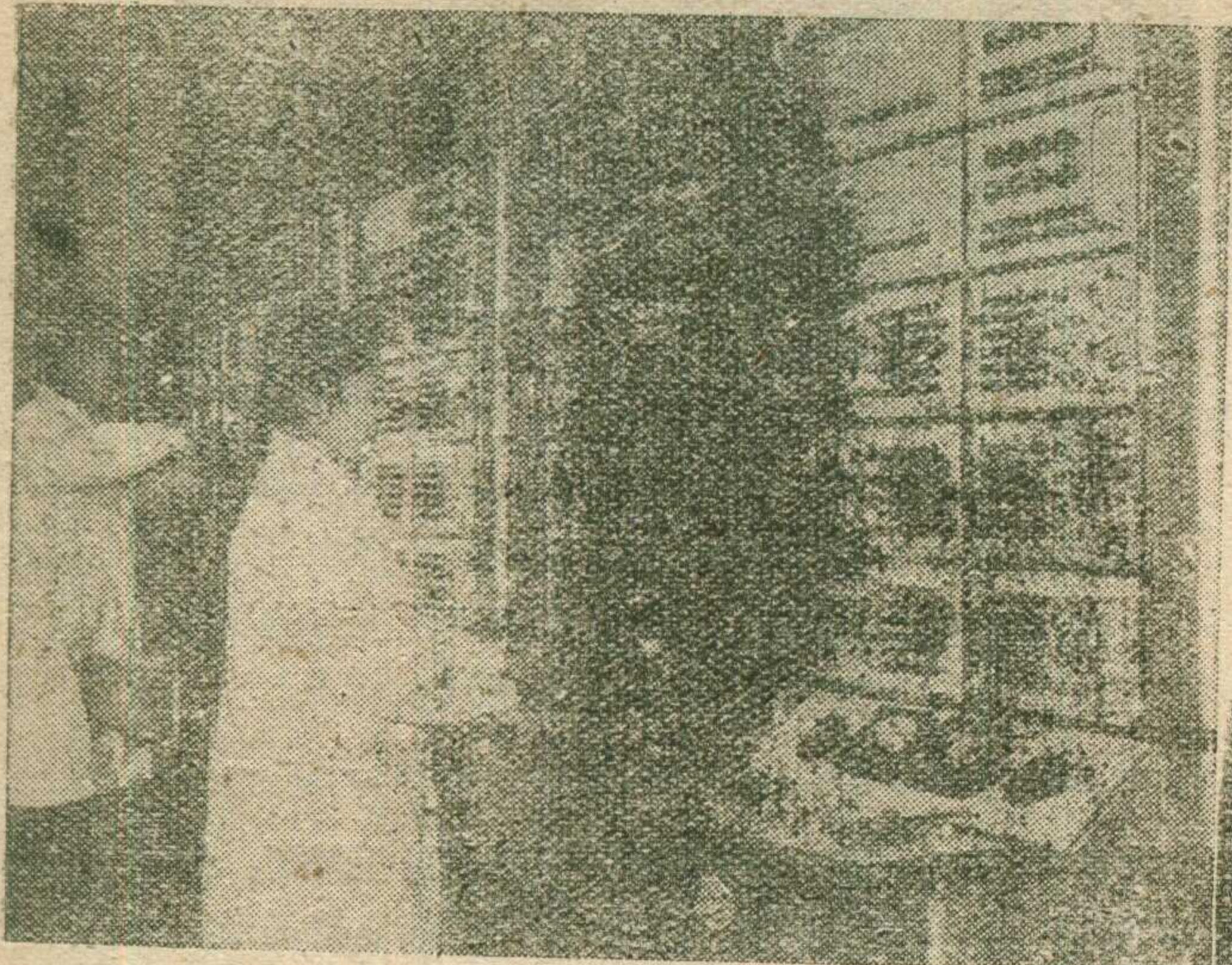
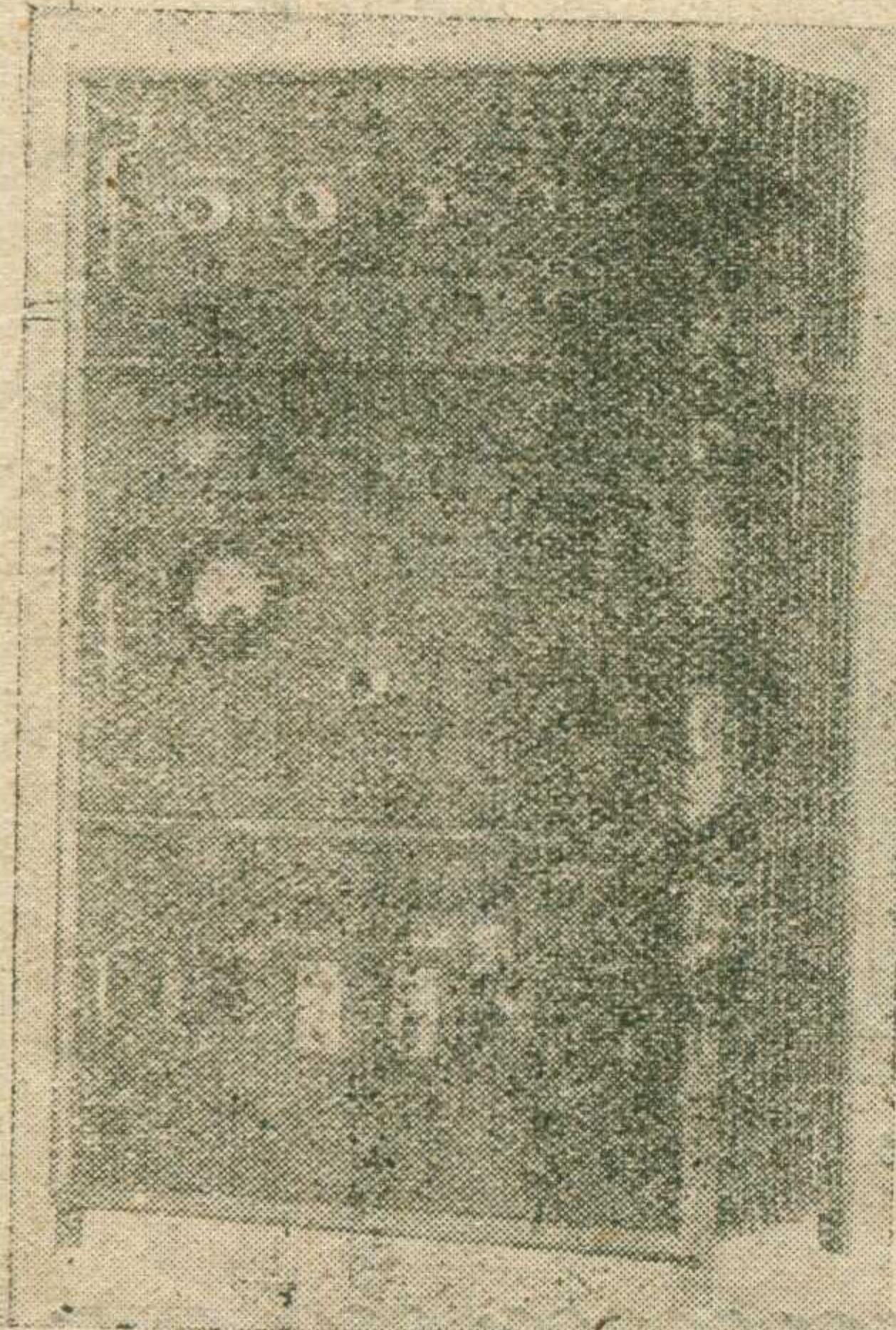
## 又一种模拟式电子計算机制成


天津市电子仪器厂和北京航空学院水利科学研究所等协作試制成功12个放大器的模拟式电子計算机。这种电子計算机具有放大倍数大、栅流小、解題范围广的特点。这是工人们正在进行总检查。


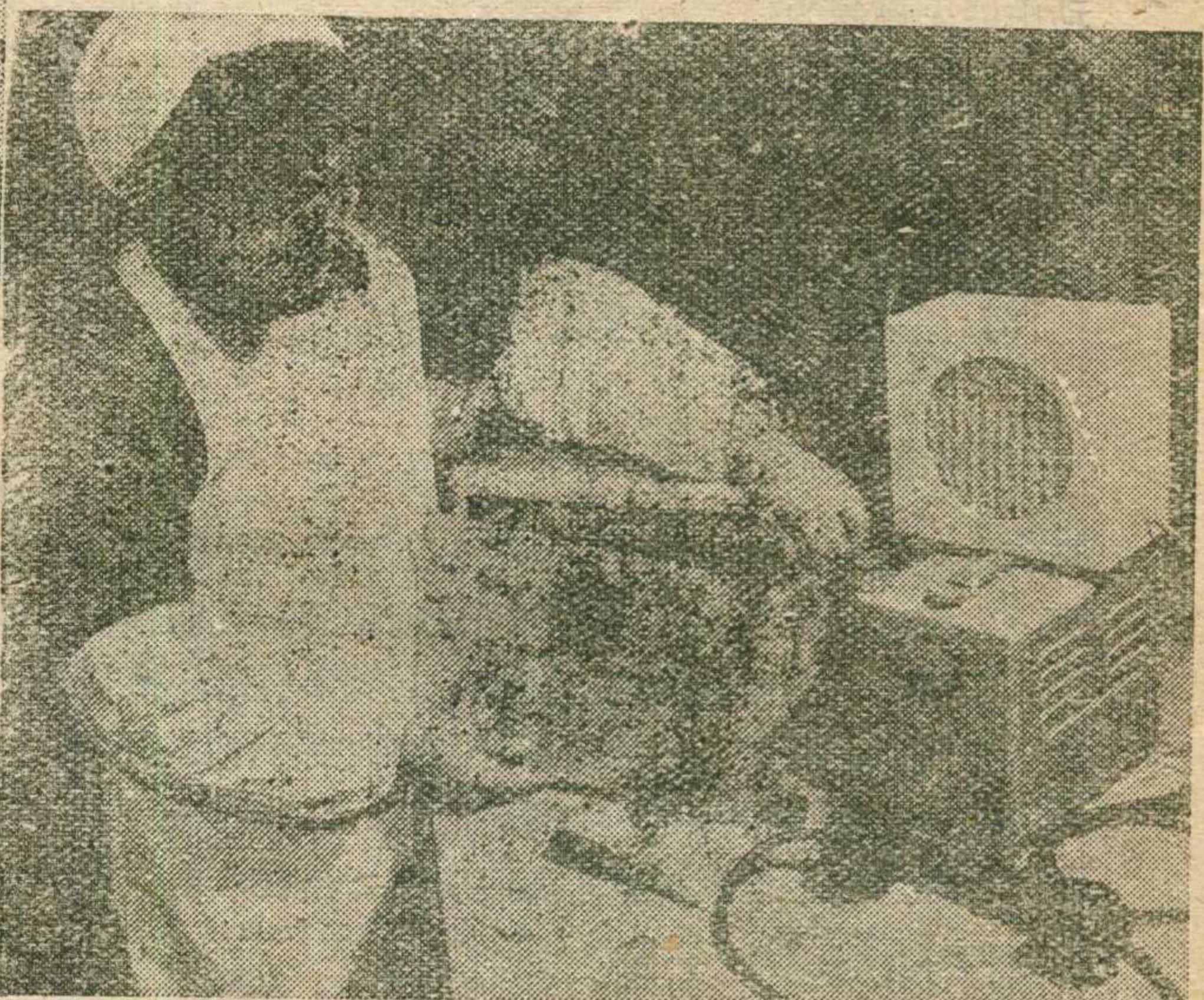
## 農業生產調度用的小型电台

天津第一电訊器材厂的职工，最近試制成功一种适合农業生产远距离調度工作之用的小型無綫电台。

天津牌小型电台分收發訊机、电源設備兩部分，共有九个电子管，並采用了晶体振盪器，不会受天气变化的影响，可在三十公里左右距离作通信联系。它除备有單人用收發話耳机和話筒外，並备有揚声器。这是工人正在安装这种产品。



## 泰州無綫电厂試制新產品

江苏泰州無綫电厂全体职工为了迎接1960年更大更好更全面的跃进，在设备簡陋、技术力量薄弱的条件下，克服种种困难，积极試制各项新产品。今年年初已經制成功300瓦农村用广播机和一种超短波医疗机。經過測定电气性能基本上合乎設計标准。

300瓦农村广播机采用定压輸送制，适合各人民公社或較大型的水利工地建立广播站用，該机即將正式投入生产，对于进一步發展农村广播網，支援农村大兴水利建設及农業技术改造將起一定的作用。

超短波医疗机是利用無綫电超短波电場通过人体产生介質損耗和渦流損耗，在人体內發热起治疗作用，是目前医院中迫切需要的一项医疗設備。

目前該厂职工正在党的正确领导下，鼓足更大干勁，向科学尖端进军，为全面地和超额地完成今年的生产任务而奋斗。圖为这个厂即將投入生产的300瓦有綫广播设备。 (家 駒)

## 南京电子管厂大搞技术革新


### 提前完成1月份计划

第一个热烈响应北京电子管厂倡议並向南京全市职工发出倡议的南京电子管厂职工，今年元月份开展了轰轰烈烈的生产技术革新“运动会”，实现了大、小革新六百多项，元月份指标提前4天超额10%完成，实现了新年开门红。

这个厂在党的正确领导下，坚持政治挂帅，贯彻“两条腿走路”方针，大搞群众运动，并在兄弟厂大力支援下，获得继续跃进的胜利，被评为1959年度第一机械工业部全国红旗单位。去年国家计划提前全面超额完成，总产值比1958年翻了一倍多，与1957年相比，增长了近八倍。总产量完成102.71%，其中国家急需的特种管完成148.10%，晶体管完成123%，试制定型并成批投入生产的新产品也超过了预定指标。

今年是无线电工业特大跃进的一年，这个厂的职工们坚决更高地举起总路旗的红旗，立大志、下决心、攻尖端、攀高峰，力争今年更大更好更全面的跃进。该厂党委坚决贯彻“优质、高产、多品种、低消耗、安全”生产的方针，并研究确定了今年的跃进规划：总产值比1959年增长50%，产量和品种各增长40%，劳动生产率增长45%，产品合格率保证在90%以上，可比产品成本降低10%。

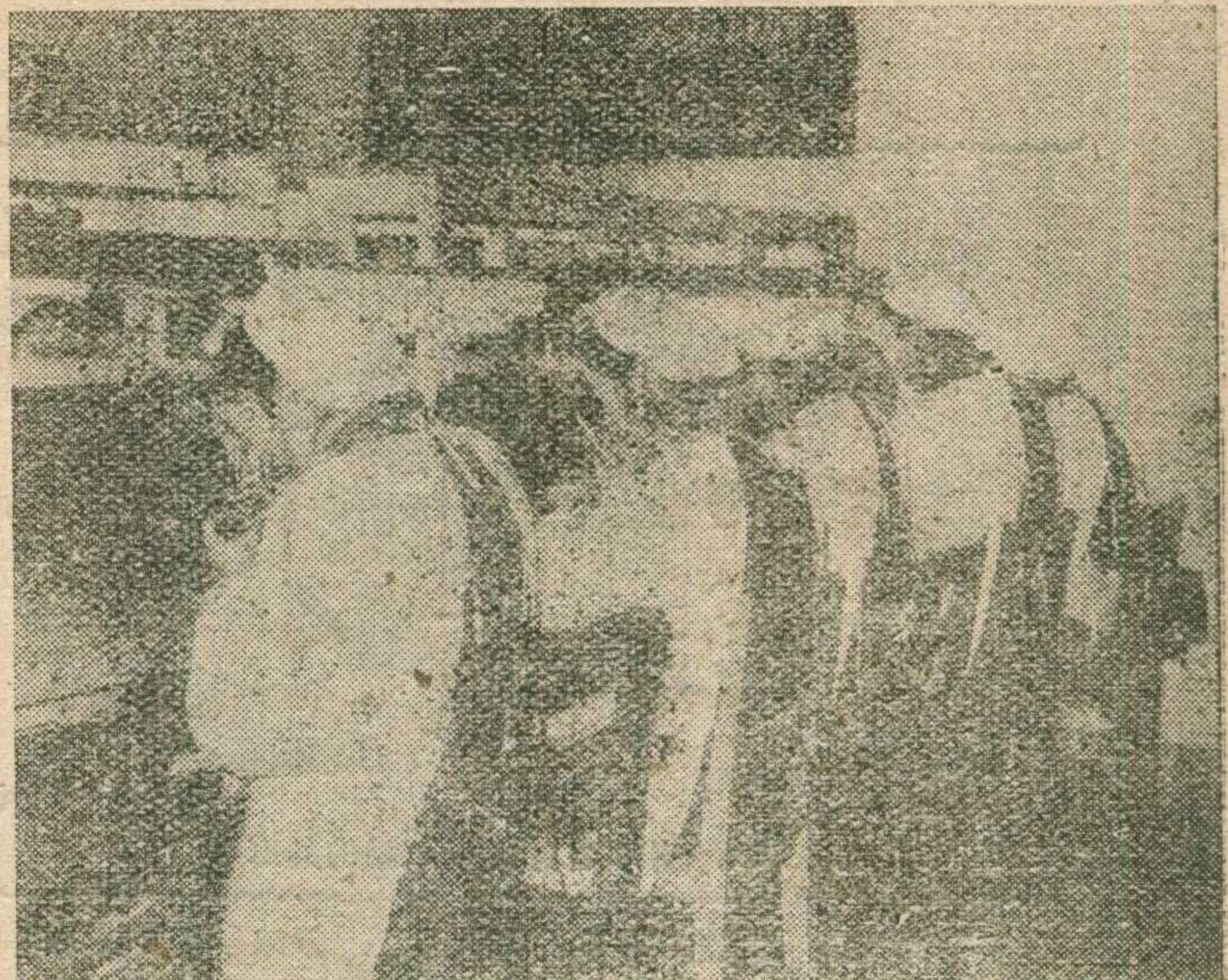他们为了实现今年大幅度全面跃进的规划，决定打响新年元月第一炮，实现开门红，季季红，满堂红，红到底。元旦这一天，厂的领导干部，就深入车间，了解生产进度，帮助解决关键问题。在领导干部亲临前线的鼓舞下，生产“运动员”们竞赛热情高涨。



第二车间的一个装架流水线


在“运动场”的纪录牌上，新纪录的红色箭头刻刻上升，一车间压铁皮小组，一天就干完了全月任务的30%；工具车间接受了一项赶制喷粉架的急件任务，钳工蒋贵堂，搞了一把梳形钳刀，一下子提高工作效率六倍。二车间十一工段，开展了装架流水线接力等級运动赛，突破定额50%以上。全国群英会代表高步生和技术员同志们都赶制成“大导丝联合自动处理机”，使原来四个人一个月的生产任务，现在一个人三天就可以完成。开门第一天就首战告捷。

当该厂被评为第一机械工业部红旗单位的消息一传来时，全厂顿时沸腾起来，职工们干劲倍增，决心生产更多更好的电子管来满足国家的需要。党委在元月上旬也立即重新研究了生产部署，加强了计划管理和技术管理。厂、车间、工段、小组四级按旬、按周、按日、按时检查生产计划进度，做到生产技术革新运动会个人天天赛，小组三天赛，工段一周赛，车间半月赛，赛得热火朝天。如制造零件的一车间，开展了“马拉松”赛，你追我赶，及时交流经验，新纪录时时刷新，全车间提前11天超额5%完成了全月的产量计划。

(下转第39页)

## 电子电位差计

哈尔滨龙江仪表厂职工制造的一种电子电位差计，可以用在热电偶上起指示、纪录、控制温度的作用。这种仪表是冶炼、化学工业不可缺少的一种设备，它的精度达0.5级。照片是技术人员在校验电子电位差计。

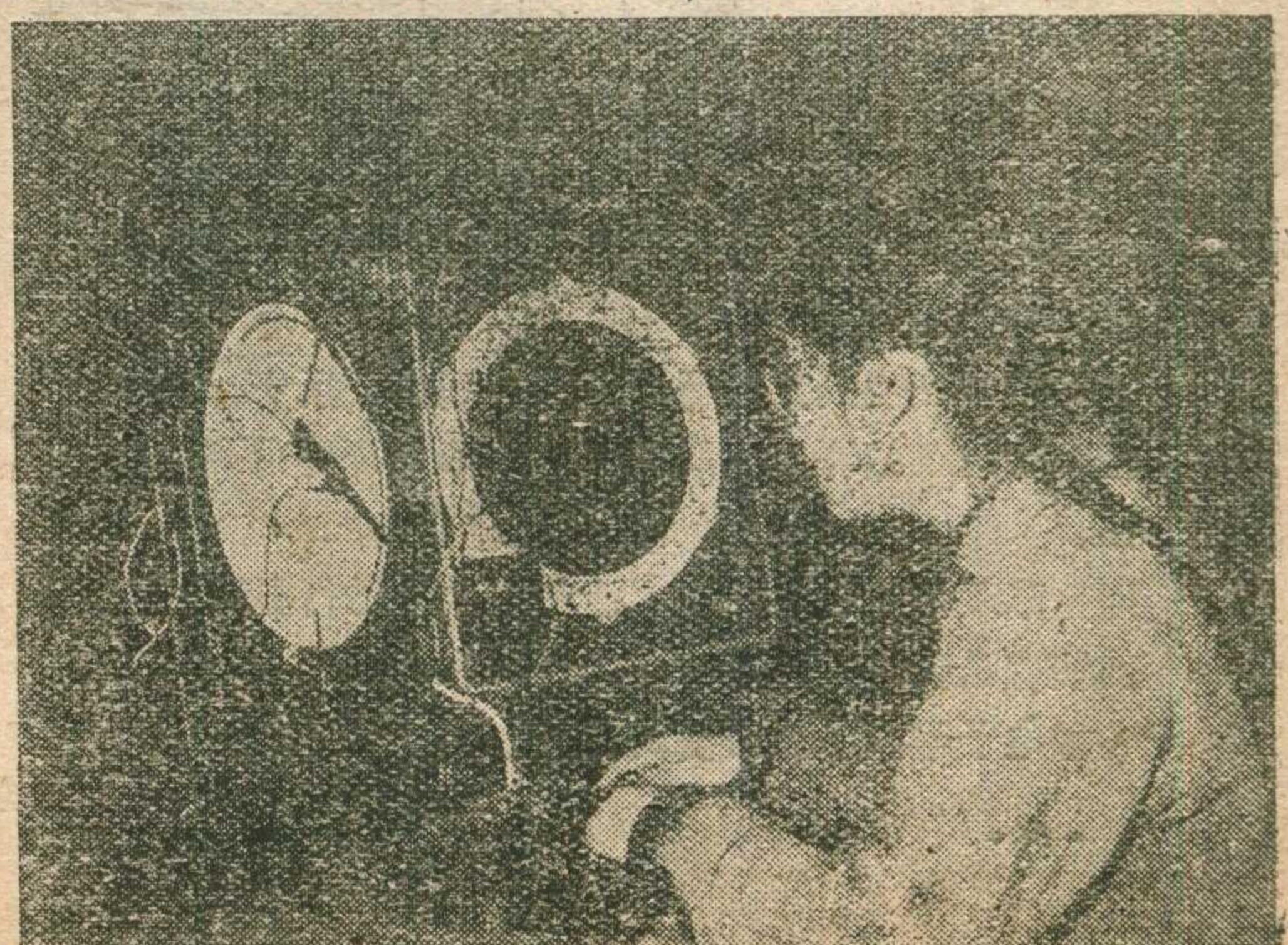

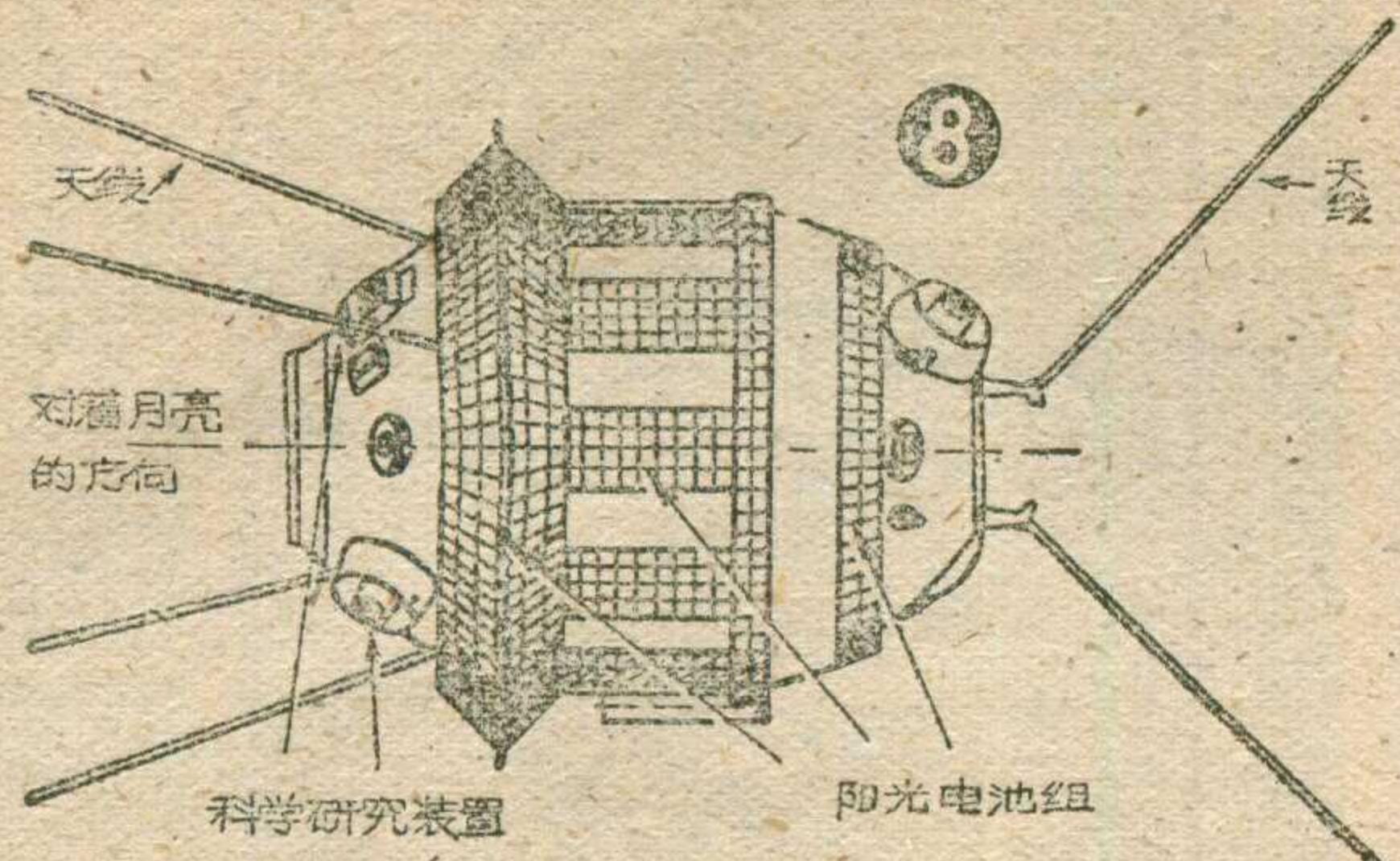


圖 8 苏联自动行星际站的外形

在全国工业大力支援农業的技术改造，爭取早日实现农業的“四化”的时候，一个实现农業电气化的群众运动正在蓬勃展开。在我们通信、广播方面，如何找到更便利經濟的电源为农業服务，是摆在我们广大的无线电技术人呂面前的一个重要課題。解决电源問題的一个重要途径是充分利用各种資源和自然条件。向水和風要电力已經是实用的办法，但是太阳这个無穷無尽的能源，能不能向它要电力呢？虽然，以目前的技术条件看，距实用还有一段距离，但却是大有发展前途的。这里謹介紹一些利用太陽能發电的常識供大家参考。

——編者。

我們知道，太阳是一个無穷無尽的能源，它不断地向宇宙空间散發出能量。每年太阳通过辐射方式到达地球陆地表面的能量，等于全世界現有各种动力设备发出的总能量的3万2千倍！这是一个惊人的数字。因此，如何利用这样巨大的太阳能源，就成为科学家人所关心的和需要解决的問題。

将太阳能直接轉变为电能的变换器是光电池。近年来出現的一种硅光电池，它的轉換效率比早期出現的光电池的效率高得多。所以这种电池的出現，給今后大规模利用太阳能开辟了新的途径。

苏联發射的第三个人造衛星和自动行星际站上，就裝有硅光电池，用来供給衛星和行星际站所携帶的各种电子学设备以必要的电能。

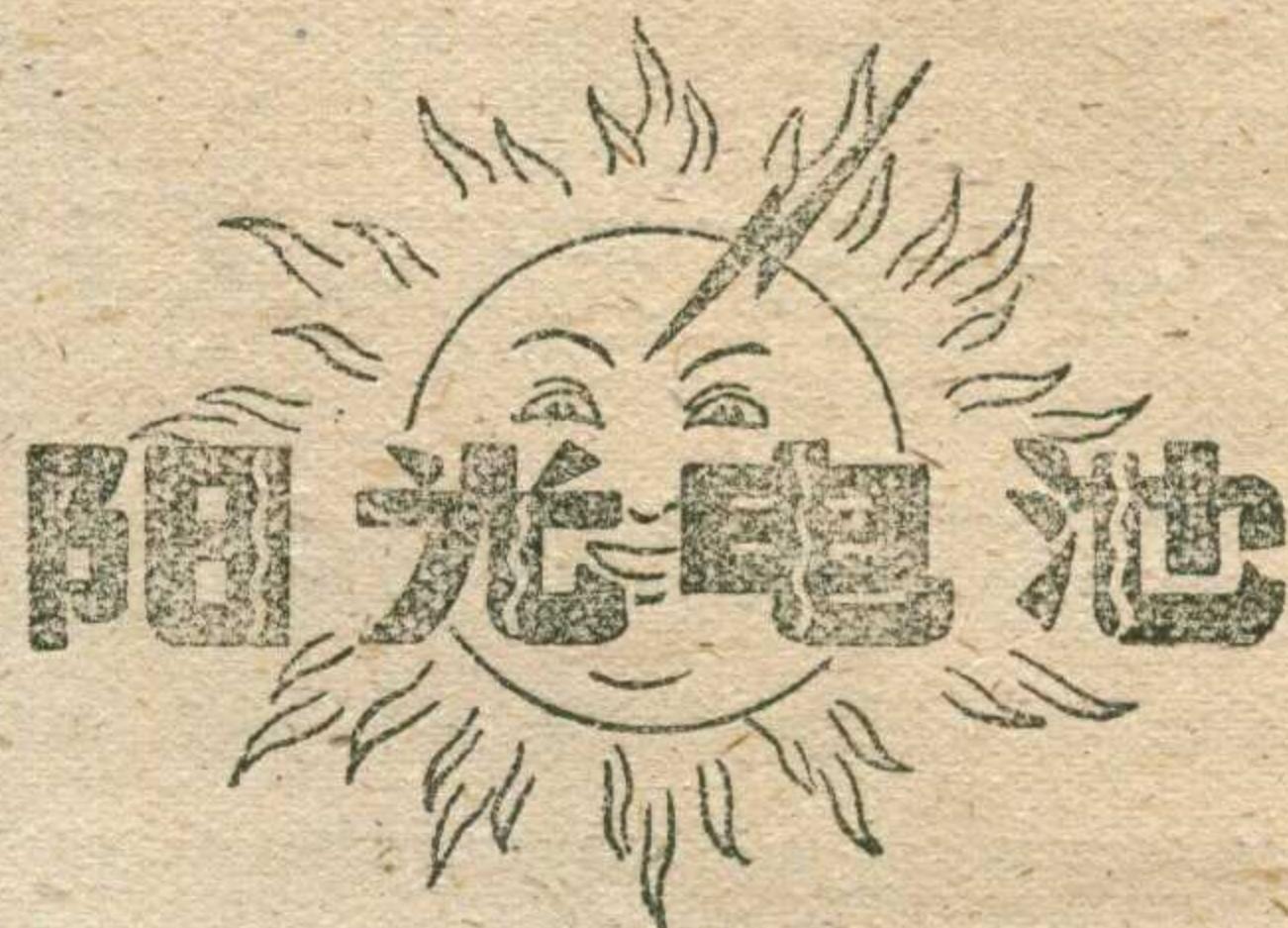


圖 1 硅光电池 a-外形，b-結構和尺寸

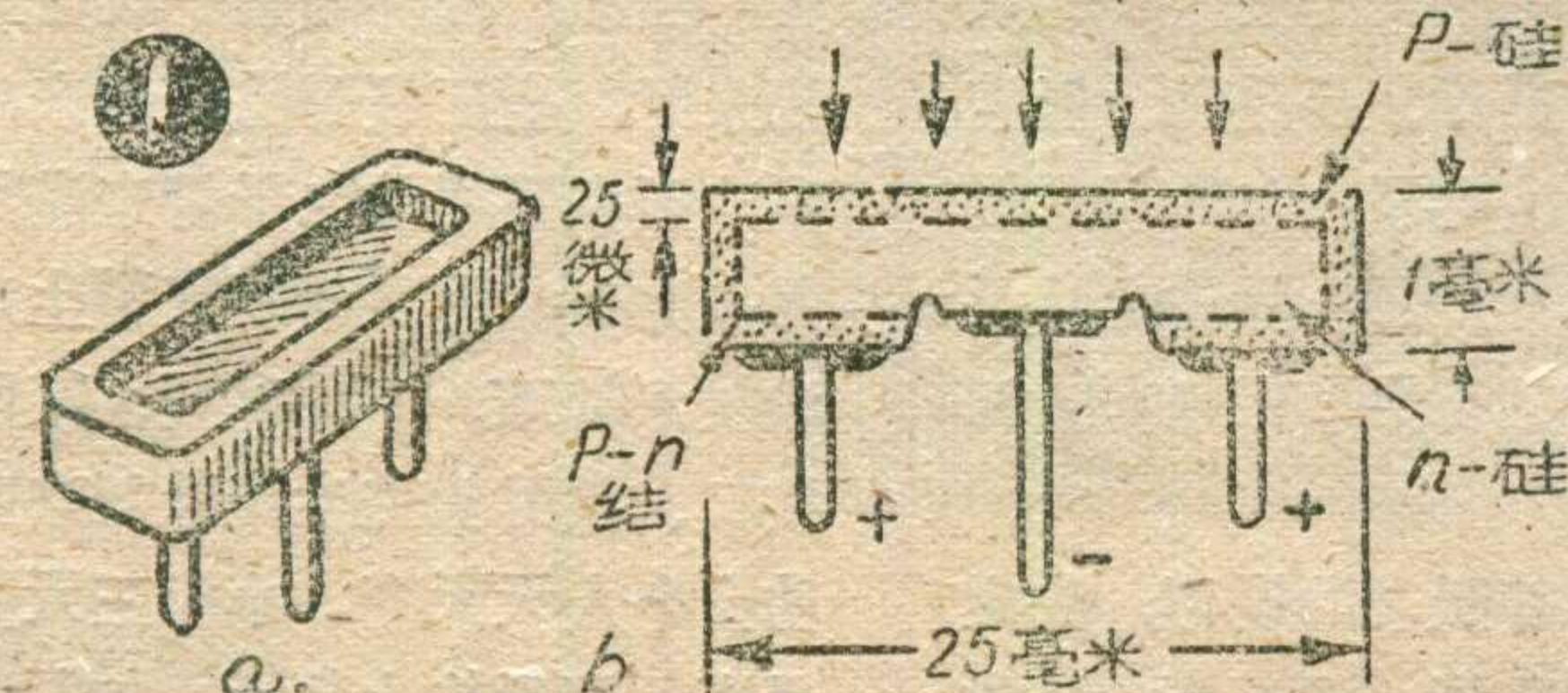


圖 2 光生电动势、短路电流和光照强度之間的关系曲綫


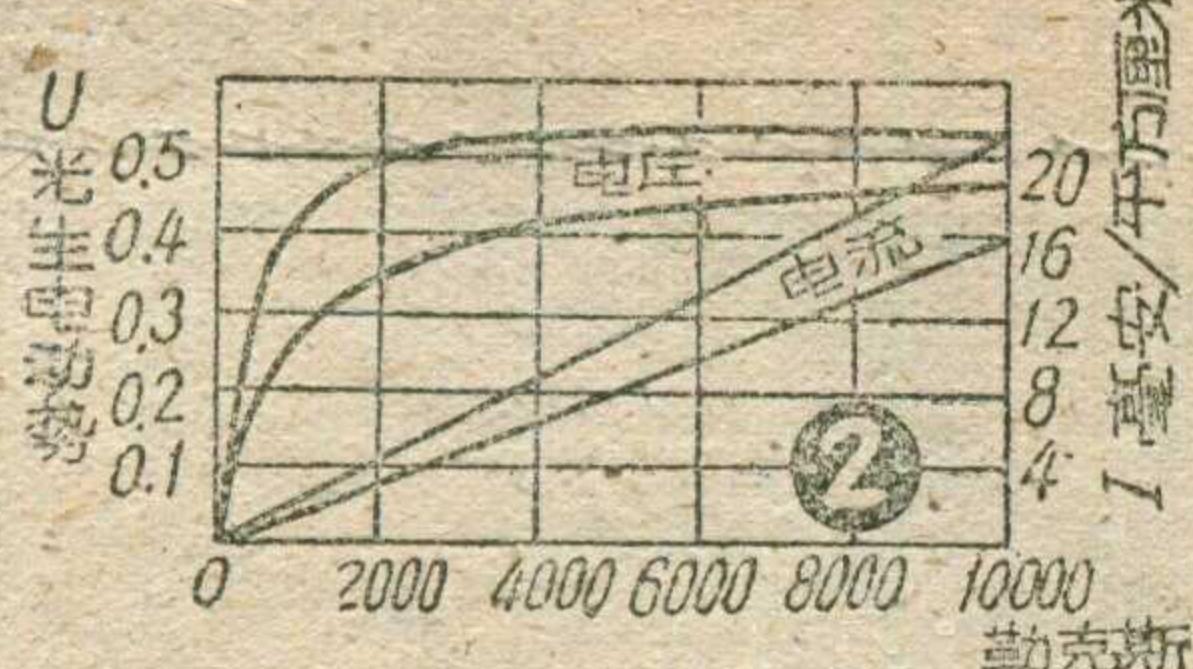


圖 3 輸出功率和負荷之間的關係曲綫

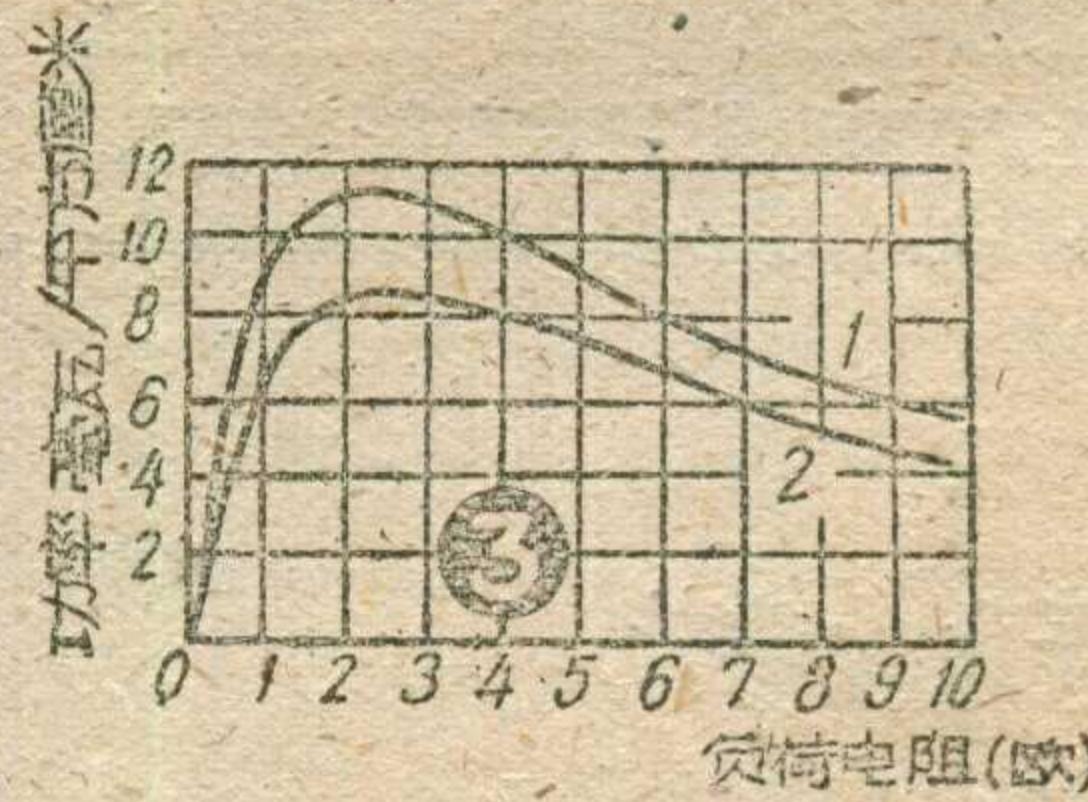

表面向內扩散，扩散的深度依賴于加热的时间和溫度。

被硼扩散到的区域变成空穴导电型(p型)，其它部分仍保持n型，兩者之間就出現了p-n型。把不必要的部分除去，加上金属电极，就構成硅光电池(圖1)。阳光电池就是由多个这样的光电池，根据要求把它们串联和並联組成的。

### 硅光电池的制造

硅光电池是用元素硅制造的。硅是一种半导体材料，它是門得列夫周期表上的第四族元素。制造硅光电池的工艺比較复杂，首先是將硅提純，渗入微量的第五族元素，拉制成具有电子导电型(n型)的單晶(或渗入微量的第三族元素，拉制成具有空穴导电型(p型)的單晶，將單晶硅切成薄片，厚度介于0.7—1毫米間，磨光后就成硅片。硅片面积受單晶硅柱截面積的限制，不会超过6—8平方厘米。

使硅片具有光电效应性質的最关键問題，是需要在硅片上形成一个电子—空穴結，即所謂 p-n 型，这个結的作用就是

把光生电子和空穴引向不同的方向，产生光生伏特效应。制造光电池的 p-n 結的方法，通常是用气态扩散法，就是把n型的硅片放在硼的气氛中，使它披上一层非常薄的硼元素(如果是p型硅片，则可在磷的气氛中进行)，然后再把硅片放到高温爐中热处理，使硼由硅片的

## 硅光电池的基本性质

1. 效率 硅光电池在光照下，能输出多少电能，是个最实际的问题，往往用效率来表达。

现在制成的硅光电池在强阳光的垂直照射下，能产生0.5伏的光生电动势和每平方厘米的工作面上24毫安的光电流，输出功率为10—12毫瓦。如果以太阳光照射到表面的能量以每平方米1仟瓦计算的话，则效率相当于10—12%，个别效率较高的可达13%。

2. 光生电动势、短路电流和光照强度之间的关系 在不同的光强照射下，光电池产生不同的光生电动势和光电流。光强大于2000勒克斯时，光生电动势开始饱和，而光电流仍随光强增加，见图2。

3. 输出功率和负荷之间的关系 阳光电池接上负荷后，在恒定的光照下，它的输出功率和负荷大小有密切关系。如负荷选择得当，输出功率最大。图3表示负荷选用2欧时最好。图中曲线①代表性能较好的光电池；曲线②代表性能一般的光电池。

4. 光生电动势和环境温度之间的关系 光电池有很大的温度依赖性。在环境温度较低时，光生电动势较大，温度升高时，几乎直线下降，到100°C时，光生电动势只有0°C时的40%，见图4。

5. 光电流和气候的关系 太阳照射的强度是每天每小时不同的，因此，阳光电池的光电流随气候和时间而变化。图5

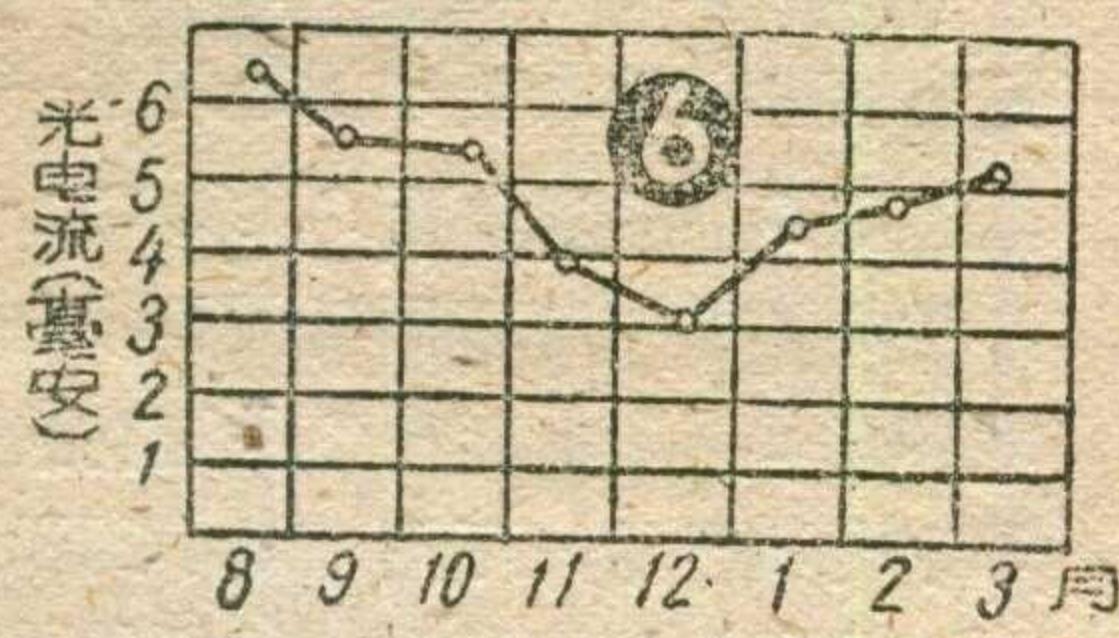


图5 光电流按小时的分布曲线

是每天24小时的光电流分布曲线，图6是光电流按月份分布的曲线。可见夏、晴朗天输出光电流

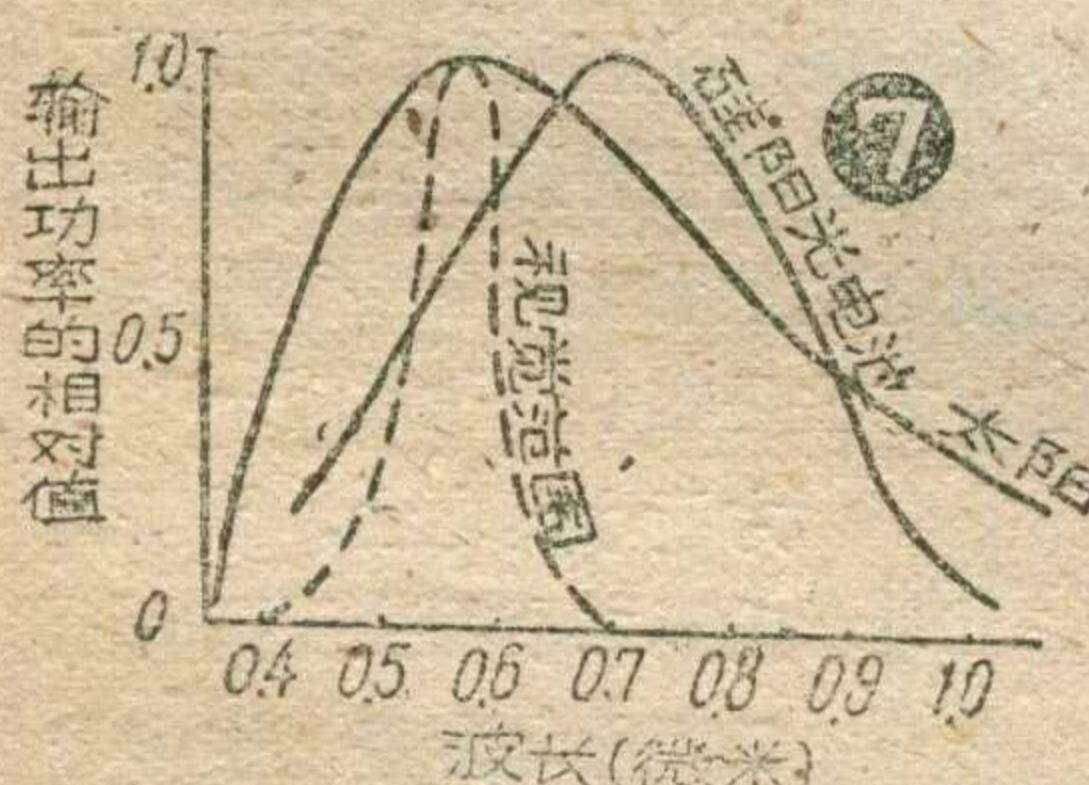


图6 光电流（一天平均值）按月份的分布曲线

是每天24小时的光电流分布曲线，图6是光电流按月份分布的曲线。可见夏、晴朗天输出光电流

最大，而冬天、阴暗天输出光电流最小。

6. 光谱特性 硅光电池不仅可以在阳光照射下产生光电流，在其他光照下也能产生光电流。此时，它的输出功率随照射光的波长而变化。图7表示在照射光波长为0.7微米附近有极大值。

## 阳光电池的应用

阳光电池有结构简单、轻、小和工作时没有噪音等的优点，在科学的研究中更有特殊用处。

首先，它能作为超小型无线设备的电源。配上浮充蓄电池等设备后，只要白天有阳光照射，无线设备便能日夜不停地工作。阳光电池应用在人造卫星上意义更为重大，不仅可以减轻卫星重量，而且电能取之不尽，使卫星携带的电子学设备能永久地工作下去。

苏联第三颗人造卫星上装有九个阳光电池组，直到现在还继续不断地将信号发送给地球。自动行星际站也是使用的这种电池。图8是行星际站的外形结构，在它的外壳上装有大量的阳光电池组。

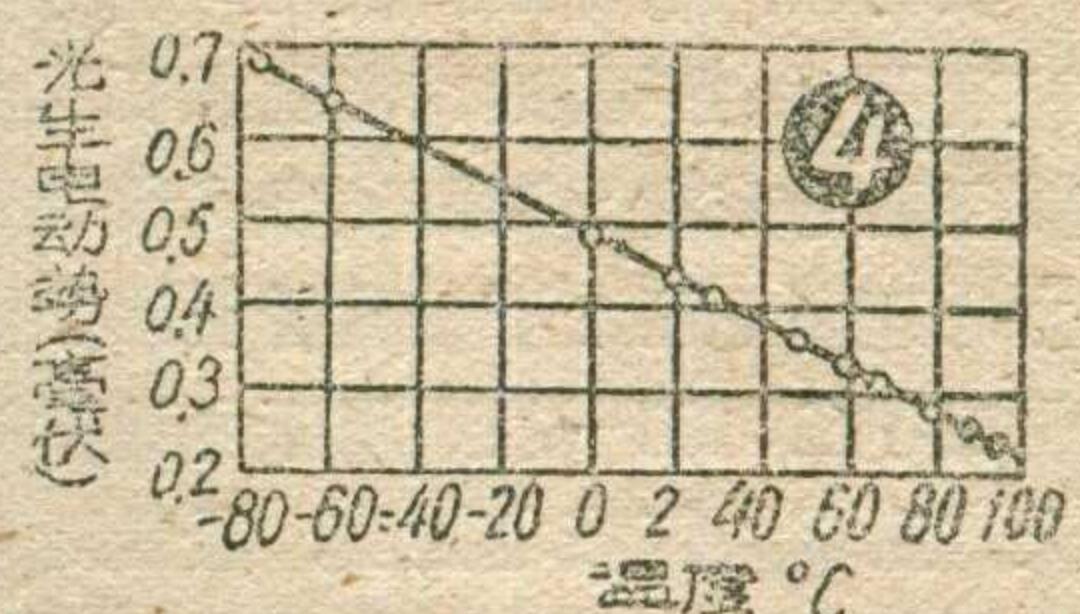


图4 光生电动势和环境温度之间的关系曲线

阳光电池还成功地应用在其它各种电信、广播系统中。在苏联，制成了一种太阳能收音机，这种收音机利用日晒所得的5伏电压，供给七个晶体管的收音机用电，输出音频功率达

100毫瓦。经过进一步的发展，甚至像电信中的无人维护增音站、微波中继站或农村广播站等都是可能利用这种电源的。

下面谈谈阳光电池在未来日常生活中的应用。

如果在家庭住处的屋面上铺上一层阳光电池，并配上浮充蓄电池，以便白天蓄电，那末由白天日晒的结果所产生的电能，就可用来供给家庭一切电气用具（电灯、电炉、电视、电冰箱等）的用电，而且省却了电杆，周围的环境也会整齐得多。

可以计算一下这样的一个问题：如果想获得220伏，2安的电能，在屋面上要铺多少面积的阳光电池？

每个硅光电池给出0.5伏的电压，220伏要440个光电池串联；假定每个光电池的光照面是3平方厘米，1平方厘米给出0.02安电流，2安的电流要33个光电池并联，共需光电池14520个，光照总面积连电池与电池之间的间隔在内不超过 $2 \times 3$ 米。220伏2安的电能等于440瓦，足够满足一个家庭用电的需要。

此外，还可以设想一下，假定在火车车厢的顶棚上铺上了阳光电池，那末由于日晒所获得的电能，不

（下转第21页）

干电池

## 三管超外差式收音机

俞熙洽

农村和无电源地区使用的无线电广播收听工具，在距离发射台近的地方，以矿石机为最简单经济。但在较远地方或在同时要供多人收听时，矿石机便无能为力，还须使用电子管收音机，才能满足需要。这种收音机甲乙电源一般需用干电池供给，经常维持费用较大，所以如何省电经济，设计时首要考虑，尤其象在勘探队、水利工地等野外工作的移动单位里使用的这种工具，还须注意到体积小巧、结构简单、携带便利。来复式线路用在这种收音机里比较合理，同一线路，采用来复式的可使电子管数目减少，因而也降低了电池消耗。附图便是经过实验的一具来复式三管超外差广播接收机线路，乙电只须45伏便能稳定地工作，灵敏度很高，适合于一般收听，也可作为公社广播站转播节目的接收机使用。


这只收音机使用1A2Π变频，收到的信号经过混频得出的中间频率经第一中频变压器IFT<sub>1</sub>输入到1B2Π的五极部分进行放大，再经第二中频变压器IFT<sub>2</sub>输出交连到小屏极检波，然后经R<sub>3</sub>，C<sub>5</sub>，C<sub>6</sub>滤波，经由R<sub>4</sub>和C<sub>7</sub>交连再回复进入五极部分进行音频放大。放大后的音频电压是在R<sub>6</sub>上获得的，经C<sub>11</sub>交连到末级2Π2Π管进行功率放大来推动扬声器。在这样中放管同时又进行低频放大的来复式线路里，必须接有适当的旁路电容器，使中频和低频通路分开，不致相互影响。图中C<sub>8</sub>和C<sub>10</sub>便是起着这样作用的，电容器必须选用云母或瓷介质等质量较好的。屏极负载电阻R<sub>6</sub>直接关系到音频放大增益的大小，实际阻值在

100K上下，应由试验决定，以能获得最大音频电压而不影响中频放大为合宜。为了尽量提高收音机的灵敏度，线路里没有接用自动音量控制。R<sub>2</sub>是1B2Π的栅极电阻，选用10兆欧的高阻值，可以限制过强信号的放大率。

在实际制作中，此机天线和振盪线圈是用美通554中、短波两波段线圈，利用一只四刀双掷波段开关转换。开关装接时中波段线头按顺时针、短波段按反时针方向焊接。中频变压器是中央牌9股，同时在每只线圈管内塞入两只铁淦氧磁芯。全机接线愈短愈好，尤其在来复放大一级里必须尽量缩短。几只旁路电容器接地端要牢固地焊在一根公共地线上。电容器C<sub>9</sub>，C<sub>12</sub>不要靠近C<sub>11</sub>和C<sub>7</sub>，免生回输振盪，电源开关如图装接可以同时关闭甲电和乙电，不致因电解电容器C<sub>13</sub>漏电而致乙电无功消费。甲电用1.5伏大号干电池供给，可用200小时以上。

收音机的校验和一般超外差机相同。装接完毕后，先以小电珠插入各灯座丝极插孔内，开启甲乙电，看小电珠燃点正常，再将电子管插上使用。中频变压器因加有磁芯，线圈电感量增加，谐振频率移动，校验时应仔细调整。方法是在中波段选听一个电

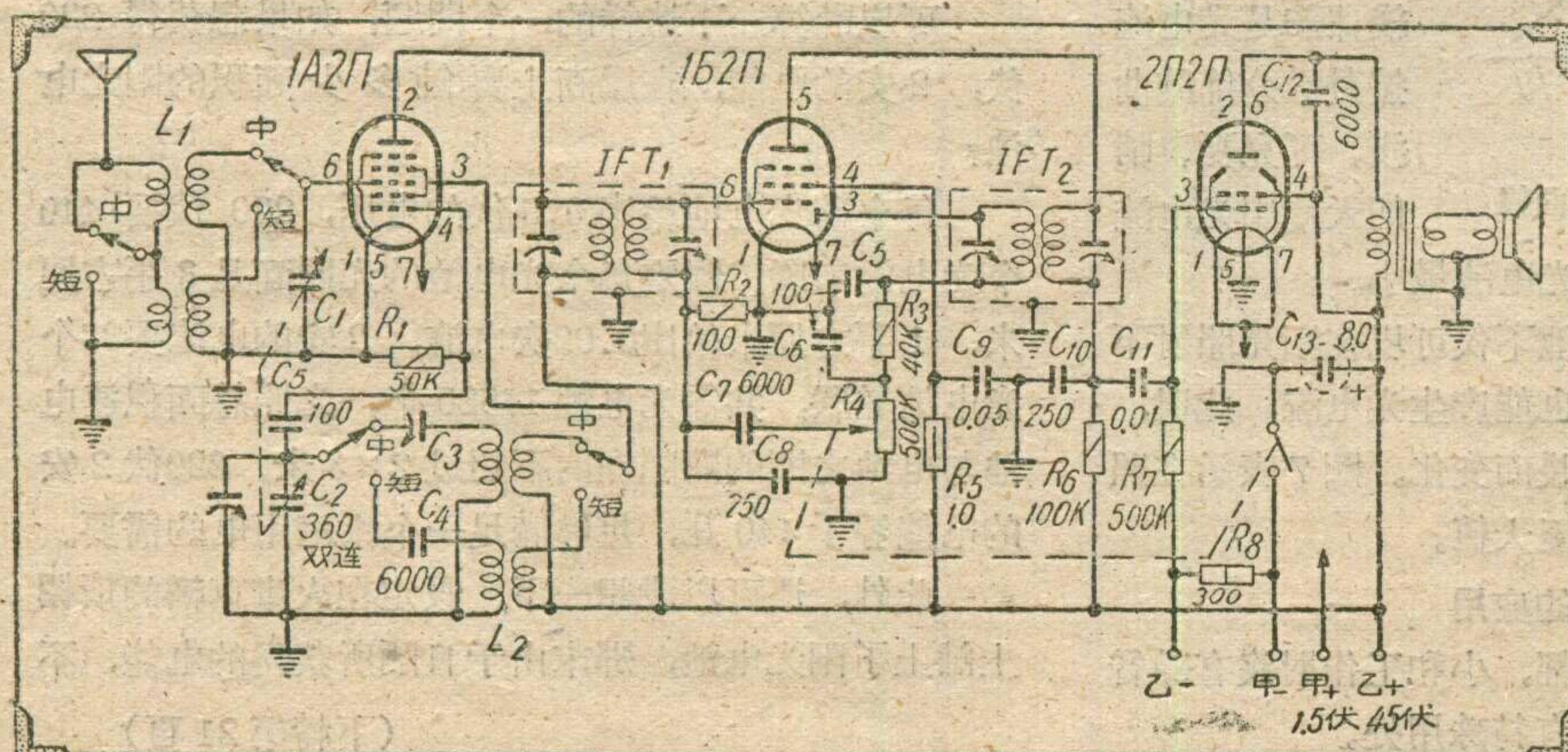力适中的电台，微微调动第二中频变压器的两只调整电容器，使声音最响，先动次级再动初级。然后再调第一中频变压器的两只，方法同前。这样便可使变压器回复谐振在465千周上，因为这里变频级所用的商品线圈是能差拍出465千周的中间频率的。






問：我們公社有綫广播，只要一个喇叭有毛病，就会影响全体喇叭不响，是什么原因？用什么办法解决？

答：有綫广播喇叭都是並联连接的，如果有一个喇叭或喇叭用户發生喇叭綫与地綫碰綫，电流就从碰綫之处短路通过，不再经过其他喇叭，因此导致全体喇叭不响，有时甚至还会损坏机器。防止的办法是每只喇叭都串联一只500到1000欧、功率1到2瓦的限流电阻。由于这个阻值远比喇叭的阻抗小，所以不会影响喇叭音量。限流电阻最好安装在入戶桿頂上或屋簷下。此外为了防止雷击，还要安装鋸齒形避雷器，保护房屋和喇叭的安全。接法如圖。

問：邮电局或广播站內安装了有綫广播线路变压器，它有什么作用？把变压器的瓦数换大一些，是否可以使喇叭响一些？

答：变压器系傳送电力的工具，它本身不会發出电来。变压器瓦数的大小，應該根据所帶动的喇叭数目和广播干綫送来电力的多少来决定，过大过小都没有好处。变压器有两个功用，就是升高或降低电压和升高或降低阻抗，以达到喇叭与綫路匹配和与扩音机匹配的目的。一般來說，变压器有初級和次級两个綫圈如附圖。假定初級綫圈的圈数为  $N_1$  圈，次級的为  $N_2$  圈，那么初級电压  $U_1$ 、次級电压  $U_2$  和圈数之間的关系如下式

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

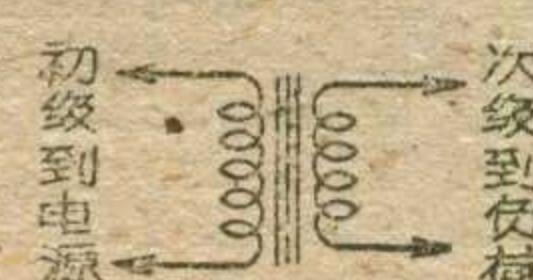

就是說电压与圈数成正比例。初級阻抗为  $Z_1$ 、次級为  $Z_2$  时，阻抗与电阻之間又有如下关系



$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{U_1^2}{U_2^2}$$

就是說阻抗比等于电压比的平方。例如有一个綫路变压器，初級繞1200圈，次級繞300圈。圈数比为4:1。在初級送入120伏交流电压时，次級就得到30伏电压。这个变压器的电压比为4:1。它的阻抗比为  $4^2:1^2$ ，即16:1。当次級接上一个100欧的負荷时，从初級繞圈兩端的角度来看，就相当于一个1600欧的阻抗。因此变压器能把电压升高降低，与此同时阻

抗也就按照电压比的平方升高降低。利用这一原理，可以进行有綫广播的配电工作。（以上方錫答）

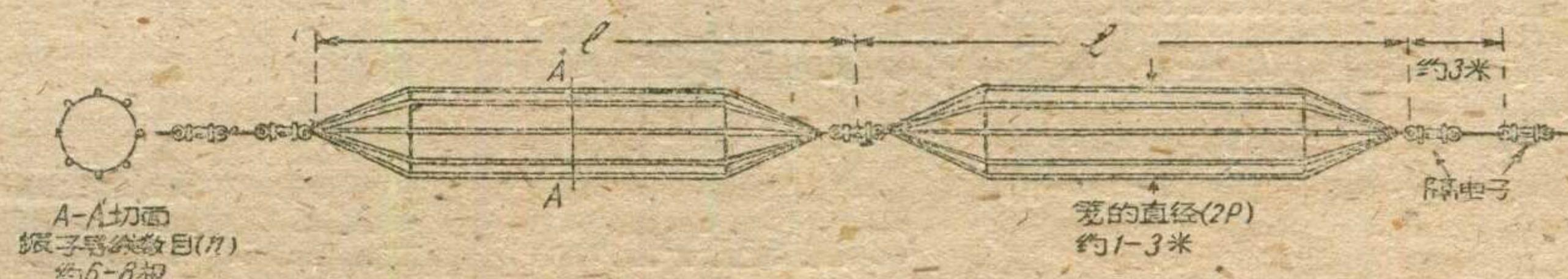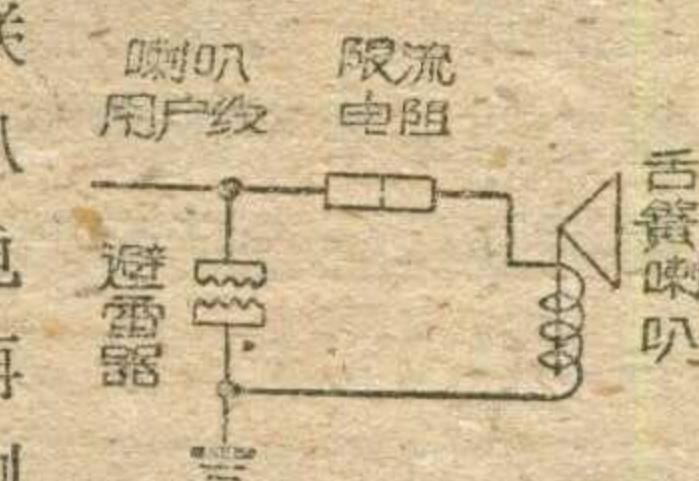問：我們的55型發信机用的是一付偶極子天綫，由于傳輸情況日夜不同，和有时遇到干扰严重，需要更換頻率，往往是在某一波長發射机輸出很大，某些波長輸出甚小，再調也調不起来。为什么？

答：用一个固定的偶極子天綫和諧振式饋綫作为發信机几个頻率的負荷，由于阻抗变化太大，必然會遇到上面所說的現象。55型机輸出部分备有阻抗配合綫路，若是不在極端情况下，一般还是可以調整的。为了得到較好的效果，可以采用籠形天綫。这种天綫特性阻抗較低，一般約為250—400欧，結構如附圖，



$l$  为振子一臂長度，約為  $1/5$  到  $1.4$  个發射波長，饋綫用四綫或指數匹配綫（詳細設計參見本社出版苏联爱金堡著“天綫”中譯本第214頁）。这种天綫可以工作于一个相当寬的波段範圍上，不需有大的变动。此外，使用固定偶極子天綫时，如使饋綫長度能伸縮約四分之一波長（最長），則在使用任何工作波長时，只要調整饋綫長度，使它符合下列关系（如圖示）：

$$L \text{ (天綫和饋綫半邊全長)} = n \frac{\lambda}{4} \quad (n \text{ 为整倍数; } \lambda \text{ 为波長, 米})$$

就是当半邊天綫和饋綫的長度适为工作波長四分之一的整倍数时，則倍数为奇数时，阻抗最小；倍数为偶数时，阻抗最大。这样便能使該机在任何波長上工作，都能調整到适当的輸出。

（姚錫康答）

問：我們使用的苏联紅宝石牌电视接收机，在熒光屏上接收到的圖象画面上部經常出現弯曲現象如附圖，这种情形在收到舞台布幕时最为明显，經多次校正行頻也無效，請問是什么原因？怎样检修？




答：这是由于行扫描频率不稳定所引起的，因为紅宝石牌电视机的行扫描發生器电路采用双三極管6Н3П(Л13)，在它的屏回路里有一个电感（綫圈K-10）、电容（C<sub>105</sub>、0.01微法）和电阻（R<sub>125</sub>、27K）。綫圈的电感量可由一只磁性鐵粉芯來調整，使这个回路和行扫描频率即15625周諧振，利用它的自由振盪來穩定

行扫描频率，同时由  $L_{13}$  的栅极引入同步信号，使行扫描频率完全与电视台扫描频率一样而得到同步。如果线圈  $K-10$  失谐，也就是它不在 15625 周上，致使行扫描频率与外来同步信号不能一致，就会引起画面弯曲现象，调整这只铁粉芯便可得到改善。

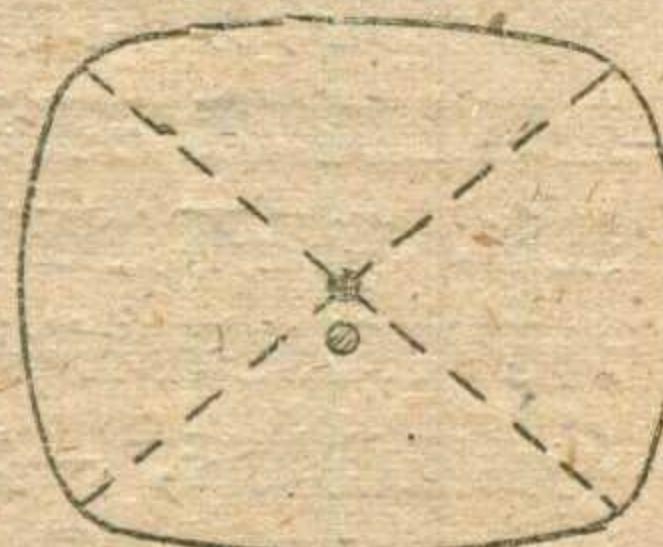問：上述电视接收机收到的图象始终落在显象管屏幕的下面部分，不在中心位置如附图，调整聚焦无效，为什么？怎样修理？

答：这是“中心位置调节器”位置不对所引起的，可以调整显象管管腰上的中心调节器。红宝石牌电视机中的调节器为一圆形磁铁位于夹子中，转动圆磁铁，即整个铁夹子，可以使光栅移至光屏中心。



(以上毛立平答)

問：励磁式扬声器不接励磁电源时，接上音频输入音圈也可发声，但声音小而失真，为什么？

答：励磁扬声虽然不接励磁电源，但是磁系统里里仍然遗留有剩磁，能和音圈作用发声；不过这些剩磁很小，使磁隙中的磁场分布很不均匀，所以除了声音小之外，还能产生非线性失真。


問：在串联式再生机上听筒两端并联一个 1000 微微法的电容器可

以使声音加大（附图甲），但在并联式再生机上加上这个电容器再生却减小了（附图乙），为什么？

答：在并联式再生机里，并联了一个电容器之后，因为它的电容量比较大，检波后的残余高频电流就大部分从它上面通过，流经再生圈的就减少了，所以声音要小。在串联式再生机里这个电容器对高频的旁路作用是一样的，但是流经再生圈的高频电流没有被分路，所以不影响再生力，当再生电容器容量不足的时候，这个电容正好补足一些，帮助高频畅通，所以声音（或再生力）会加大。它又能平滑音频电流和将听筒里的高频叫声旁路，并联式再生机检波屏至听筒加接一个高频扼流圈后，对再生力就不会影响。

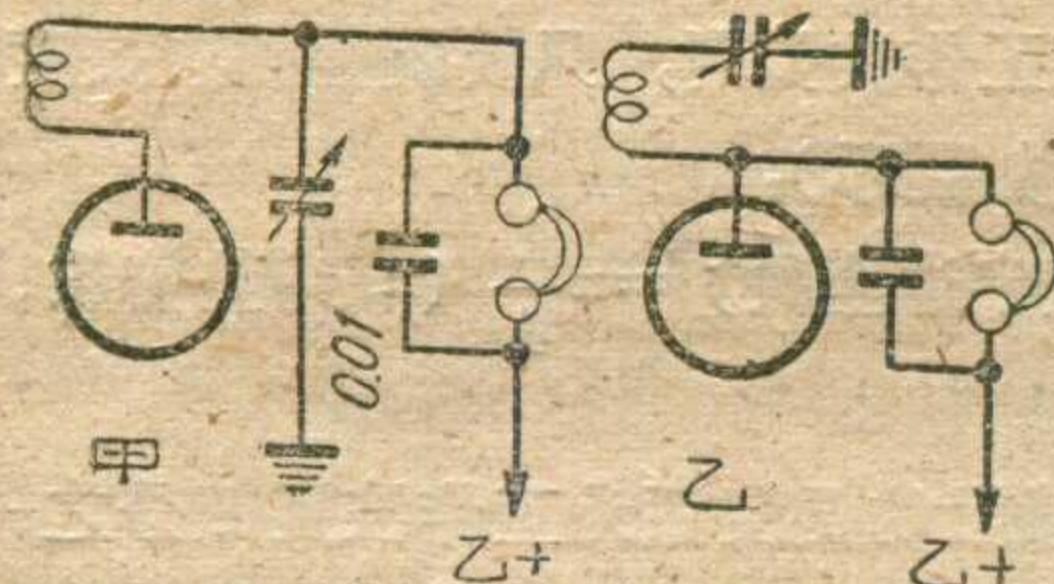問：用普通电灯泡串在收音机电源上作降压电阻时，是否能够用欧姆表直接测量它的阻值使用，并依欧姆定律求出它的电流数？


答：普通钨丝灯泡白炽时的电阻会比冷却时升高很多，如果在普通温度下测量它的电阻就会和工作时



的情况不符。最好是在灯泡回路里串入一个电流表，通电之后测量；这时如果再量得它两端的电压，就可以依一般公式算出它的电阻和电功率了。

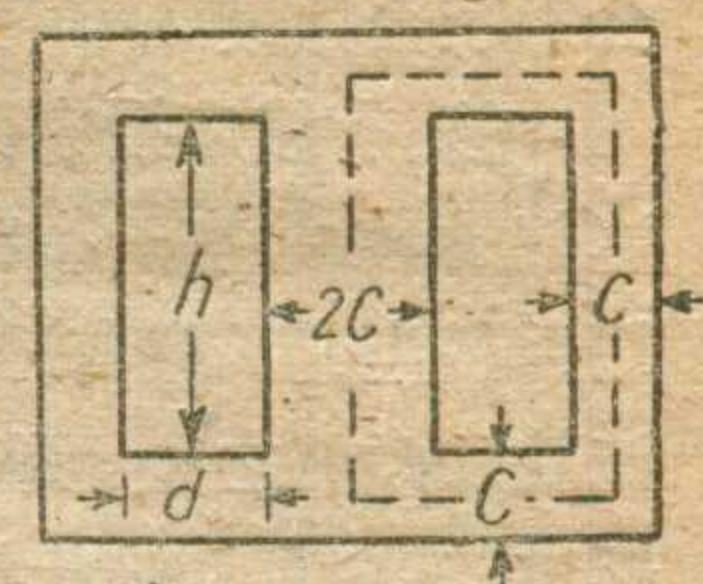問：在有些书籍中谈到变压器铁心的磁力线平均长度，如何能知这个长度呢？它与窗口面积和铁心截面有沒有关系？


答：磁力线平均长度是指线圈绕组中的磁力线在闭合的铁心磁路中一匝的平均长度，如附图的虚线所示。它的长度  $l = 2(h+d) + \pi c$ 。从图上可以看出，它和窗口面积的大小有关和铁心的截面沒有关系。



(以上冯报本答)

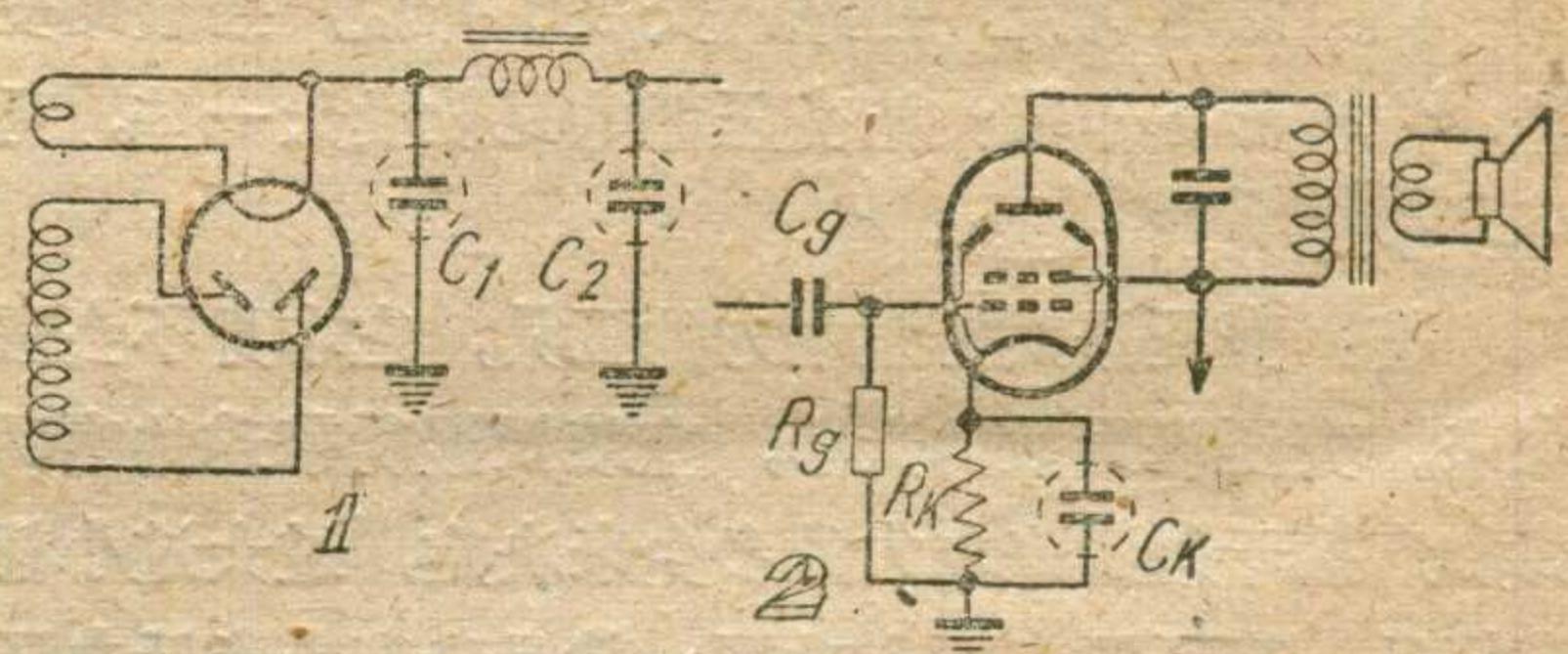問：一架自装五灯交流超外差式收音机，交流声一直很大，不知如何着手解决？

答：交流声的产生是由于电源部分的交流电压经由某些途径加到电子管的栅极上，经电子管的放大作用而在喇叭上出现的。一般可从以下几方面进行解决：(1) 检查电源滤波部分的电容  $C_1$  和  $C_2$  (图 1) 有



无断路； $C_1$  或  $C_2$  如果失效，也会产生交流声；(2) 检查低频电压放大级或功率放大级的栅漏电阻  $R_o$

(图 2) 是否断路；(3) 可能是功率管（或电压放大管）的灯丝与阴极间有漏电；功率管衰老，阴极放射电子不够，也会产生交流声；(4) 如果用的是带有反交流声线圈的励磁喇叭，应检查喇叭上的反交流声线圈是否接反。

問：一架收音机产生了失真（声音模糊不清），是有哪些原因造成的？

答：原因很多，主要是由于(1) 放大级的栅漏电阻（上图图 2 中  $R_o$ ）断路；(2) 阴极上的电容器（上图图 2 中  $C_K$ ）被打穿而短路或漏电；(3) 调节音量的电位器断路时也会产生失真现象；(4) 如果开始时工作正常，过一会又出现失真，则可能是功率管阴极与灯丝间有漏电；工作后电子管温度升高，漏电也就增大。

(以上陈庆麟答)



## 读者·作者·编者

Duzhe·Zuozhe·Bianzhe

我国提前三年胜利地完成第二个五年计划的公报公布了，呈现在我们面前的形势，是非常好的，1960年的胜利在向我们招手，希望各单位和广大的无线电技术工作者们，写稿报道你们生产中的新成就，介绍你们在技术革新运动中的好经验，让它到处开花结果。

新春中全国各地无线电工作战线上一片凯歌声，真是气象蓬勃，万马奔腾，希望各地无线电工作者多多报道新的技术成就，尤其是贯彻一整套“两条腿走路”的方针，解决无线电设备、元件等制造、改进问题的技术经验。

在广大的农村中积极准备迎接今年农业继续大跃进和春耕工作的时候，希望各地无线电工业部门、农

村广播网县广播站、人民公社广播站的技术工作者和无线电通信的技术工作者，及时介绍你们在改善工业生产、广播和无线电通信工作迎接新的战斗中所获得的新成就，解决提高工业生产、广播和无线电通信工作质量的一些关键问题的经验，并希望各地工厂、广播站和无线电小型台继续报道发展和建立人民公社厂、站（台）、以及中小城市的工厂、广播网和无线电通信网的经验。

为满足各个工业部门大搞技术革新、技术革命中对无线电电子学技术的需要，希望大家撰写各种电子仪器设备的制作及无线电电子学在国民经济各方面应用的稿件。

广大的作者读者同志们，在当前的大好形势下，大家正在鼓足革命干劲，创造更好的成绩，并且正在全面总结生产工作经验，请把这些好的经验，及时在本刊上介绍，广泛交流，让它在我们的社会主义建设中发挥更大的作用。

（上接第33页）

划，这个车间的冲床小组的学工周德禄、朱翠萍改进操作方法，突破生产定额400%，冶炼小组工人采取了三结合大革新猛攻质量关键的办法，结果提前24天超额24%完成了月计划，比去年的最高月产量翻一番。吹玻壳的七车间工人，开展了天天“百米”对手

竞赛，普遍突破定额33%，学工张万林再次刷新全国吹玻壳小时产量纪录。试验室的工程技术人员开展了“攻尖端、攀高峰”的竞赛，一种新型号的特种三极管，原计划三月末正式定型投入生产，通过竞赛，采用土洋并举的方法，克服了种种困难，终于提前两个半月定型投入了生产。  
（黄明寿）

（上接第10页）

嘶叫声。改用外差式载波接收机后，则转播很好，而且都未加装带通低通滤波器，只用简单的谐振滤波器。③经检波后的高低音频率响应良好，不像旧式接收机那样沉闷失真。

进一步改善的意见 由于输入变压器是不调谐的，所以仍有轻微话频串入机内，虽听不清内容，却

造成噪声干扰，影响接收效果。今后拟将输入变压器按调谐式设计，进一步加强对话音输入机内的衰耗。在仿制这种机器时，最好多加装一级中间频率放大级，更可以多一级滤波作用。输入端的载频电压最好能保持在0.3伏，这对噪音可以大加抑制，使噪音比提高。


（完）

## 怎样正确选取栅偏压

在低频放大器里，电子管的栅偏压用得不适当，信号就要产生非线性失真。可用下述简单方法测试。在电子管屏回路里串联接上一只毫安表，在栅极输入一个稳定低频信号。如栅偏压合适，电子管屏流不会改变，因而毫安表读数也不会变动。若接入信号毫安表读数增大，说明栅偏压过高，应该减低。反之，电表读数减小，说明栅偏压过低，应该增高。栅偏压由增减阴极电阻 $R_k$ 来改变，可先将 $R_k$ 换成阻值适当

的可变电阻，待选定适当的栅偏压以后，再用等值的固定电阻代入。如果不用毫安表，可以在阴极回路里接上一只适当的直流电压表来代替，接法如附图虚线所示。

（王萍译自苏联  
“无线电”杂志）

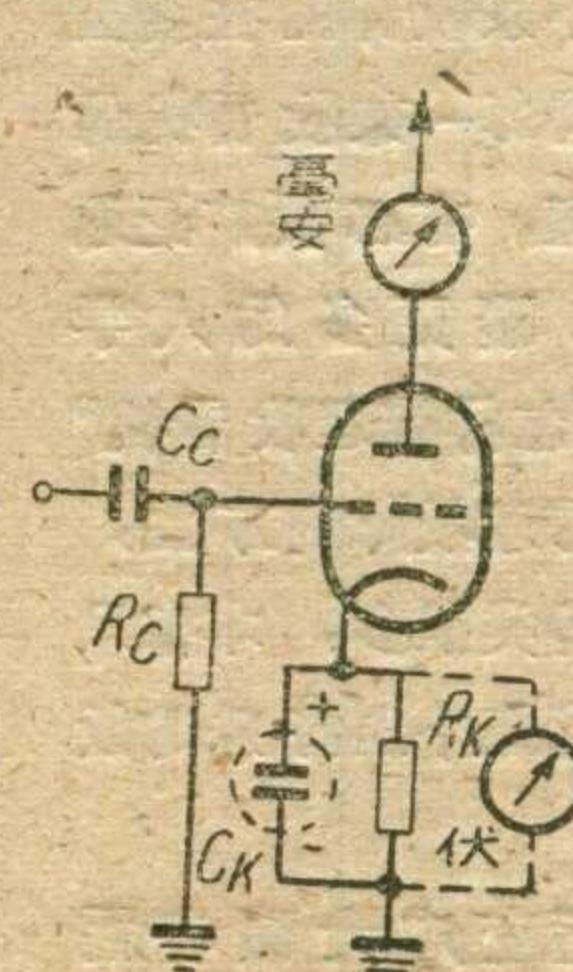

\* \* \*



### 介绍“天线架设”

无线电技术在现代通信、广播、科学的研究和一切国民经济中是愈来愈重要了。我国的无线电事业在党的正确领导下，十年来有了飞速的发展，今年在全国范围内将有更大的发展。

天线是无线电设备中的一个极为重要的组成部分。天线的好坏、配合得恰当与否，对整个设备的效率有很密切的关系。

本书译自苏联 Г. А. 萨维茨基所著“Антенны Соружения”一书。本书专门讨论天线架设方面的一些具体问题：例如有关建筑材料和器材的问题；地基和基础的施工；木结构和钢结构的制造和架设；天线网的安装和天线的维护和保安等。

本书介绍了好些具体设计与施工方面的经验与资料，内容比较实用，我国从事于无线电事业的工程技术人员，完全可以结合我国具体情况，从书中取得十分有益的资料。

### “扩大机的使用和修理”兩書將再版 “怎样修理收音机”

扩大机和收音机是向广大人民群众宣传党和国家的政策、方针和发展社会主义科学、文化事业的重要工具。我们党和政府对于广播事业的发展非常重视与关怀。几年来，随着祖国无线电工业的飞速发展，国产的扩大机和收音机，无论是质量、品种或数量，都有了空前未有的提高与增长。我国各地的工厂、农村、企业、机关和学校等都越来越普遍地使用扩大机。如何使扩大机正常地工作，如何防止故障和修复故障，这是维护和修理扩大机的同志们都非常关怀的问题。为了广泛介绍这方面的知识和交流经验，人民邮电出版社出版了“扩大机的使用和修理”一书。这本书是北京广播服务部的工人左永贵同志，结合他在实际工作中积累的经验写成的。本书适合从事扩大机维护和修理的人员、有线广播站机务人员、无线电工作者和爱好者学习参考。

随着我国广播事业的飞速发展，近几年来收音机在我国人民群众中也越来越普及了。因此，要使得每一架收音机的使用情况良好，有毛病也能得到及时的修理，有必要广泛地普及收音机的使用常识和修理知识与技术，让更多的人学会修理收音机。人民邮电出版社曾出版了“怎样修理收音机”一书（毛瑞年编）。本书详细介绍了检查和修理故障的方法，切合实用。不过应当指出，收音机的毛病种类很多，本书只能就一般常见的故障来谈修理方法，还不能把个别特殊的故障包罗无遗。

这两本书将于三月份出版再版本，以适应广大读者需要。



1960年第2期

(总第62期)

### 目 录

社論 偉大的中蘇友誼萬歲！	(1)
歡呼我們偉大的勝利，迎接無線電事業的更大躍進	(2)
迎接無線電通信工作的更大躍進	葉云章 (3)
感謝蘇聯，學習蘇聯，在勝利的基礎上繼續前進	周鳳鳴 (4)
實行載波廣播，使廣播與電話同時開通	黃秉讓 (5)
制作載波有線廣播設備中濾波器的几点体会	王守舜 (6)
外差式載波廣播接收機	郭平 (7)
改裝干電收音機建立公社廣播站(續)	彬· (9)
國產鑑音牌810型磁帶錄音機	沈成衡 (11)
國產810型錄音機維護漫談	于莉芳 (13)
控制台與播音室間監聽聯絡裝置的改進	鶴聲 (14)
TY 250/1000 有線廣播設備維護經驗	羅森發 (15)
TY 250/1000 机維護經驗兩則	陳周德 (15)
用單機接收移頻信號起頻率分集作用	高武中 (16)
適合農村、工地使用的直流三燈會議電話機	丁秀齡 (17)
周總理送給柬埔寨的電台	(18)
60-2型普及式三燈外差式收音機	王福津 (19)
光敏電阻自動控制裝置的實驗	邱云田 (20)
電子瞬時斷續指示器	史中才 (22)
改進變壓器的灌注方法	彭正祥 (22)
低頻放大器的非線性失真	·炎· (23)
“電眼”的幾種接法	·汞· (25)
怎樣檢查電視機	黃錦源 (27)
1959年無線電收發報全國紀錄	(29)
發報項目中的手鍵和自動鍵	童效勇 (29)
上海無線電等級運動員考核賽	晨康 (30)
簡易電子管音頻振盪器	潘邦達 (30)
無線電工業遍地開花	(32)
南京電子管廠大搞技術革新提前完成一月份計劃	黃明壽 (33)
太陽能電池	戈正 (34)
干電池三管超外差式收音機	俞熙洽 (36)
服務台	(37)
讀者、作者、編者	(39)

編輯、出版：人 民 邮 电 出 版 社  
北京东四6条13号

電話：4-1264 电报挂号：04882

印 刷：北 京 市 印 刷 一 厂

總 發 行：郵 电 部 北 京 邮 局

訂 購 处：全 國 各 地 邮 电 局 所

代 訂、代 售：各 地 新 华 書 店

定价每冊2角

預定一季6角

1960年2月19日出版 本期印数：1—121,922

上期出版日期：1960年1月19日 (本刊代号：2—75)

無 線 电

# 大搞技术革新的群众运动

## 提高无线通信质量

在大跃进的年月里，无线电通信事业在党的领导下，大搞技术革新和技术革命的群众运动，改进通信设备、制造新技术设备，大大提高了电路的质量，缩短了障碍历时，提高了设备利用率，技术维护工作逐步走向半自动化和自动化。使用自己制造的一些新设备，增开了大量的无线电路。我国无线电通信将进一步向电报电路移频化、电话电路单边带化、超短波多路化的方向发展，千方百计，提高无线电路质量，以更好地适应各方面对无线电通信方面的需要。

①上海邮电管理局无线电管理处制成的1班独立边带发讯机。（上海局供稿）  
②北京长途电信局收讯台将808分集式移频机改为分集和单机两用，使用单机时可以收两路电报，提高利用率一倍。这是参加全国无线电通信一条龙竞赛和技术革新技术革命座谈会的代表们在现场参观这项技术革新的表演。



③天线共用器开关自动化。接上天线时共用器自动开，拔天线时就自动关，减少过去人工操作开关的麻烦，又避免了差错。

④机房分区小监测台。收讯机房过去值机时，值机人员来回跑，有了分区一小监测台后，值机员就可以坐下来值班，减轻了值机员的劳动强度。


度。

⑤北京长途电信局发讯台在60班发讯机上加装了过荷自动恢复装置，缩短了电路阻断时间。这是技术员王培英正在安装。

（柳岸、郑德海摄影）

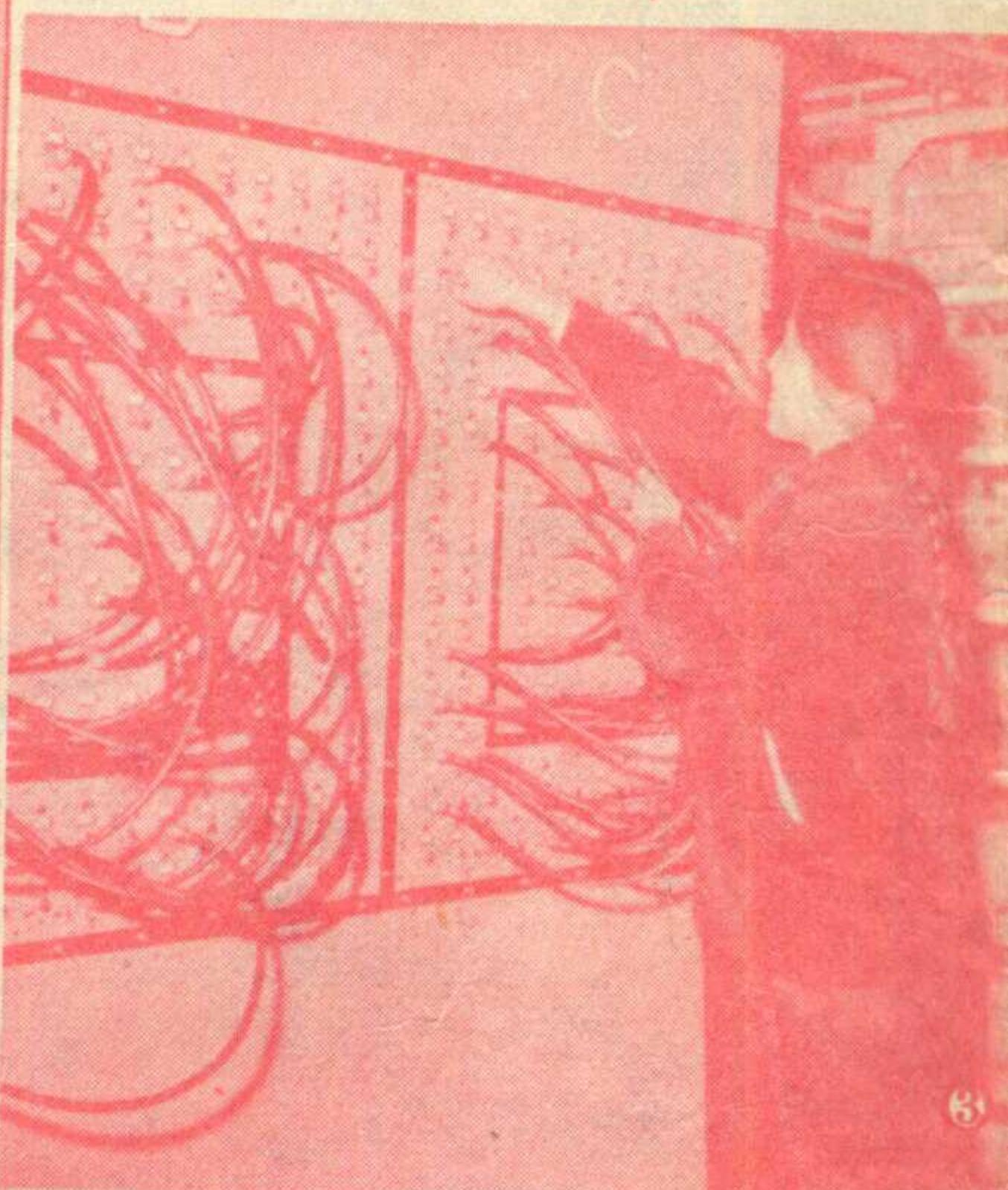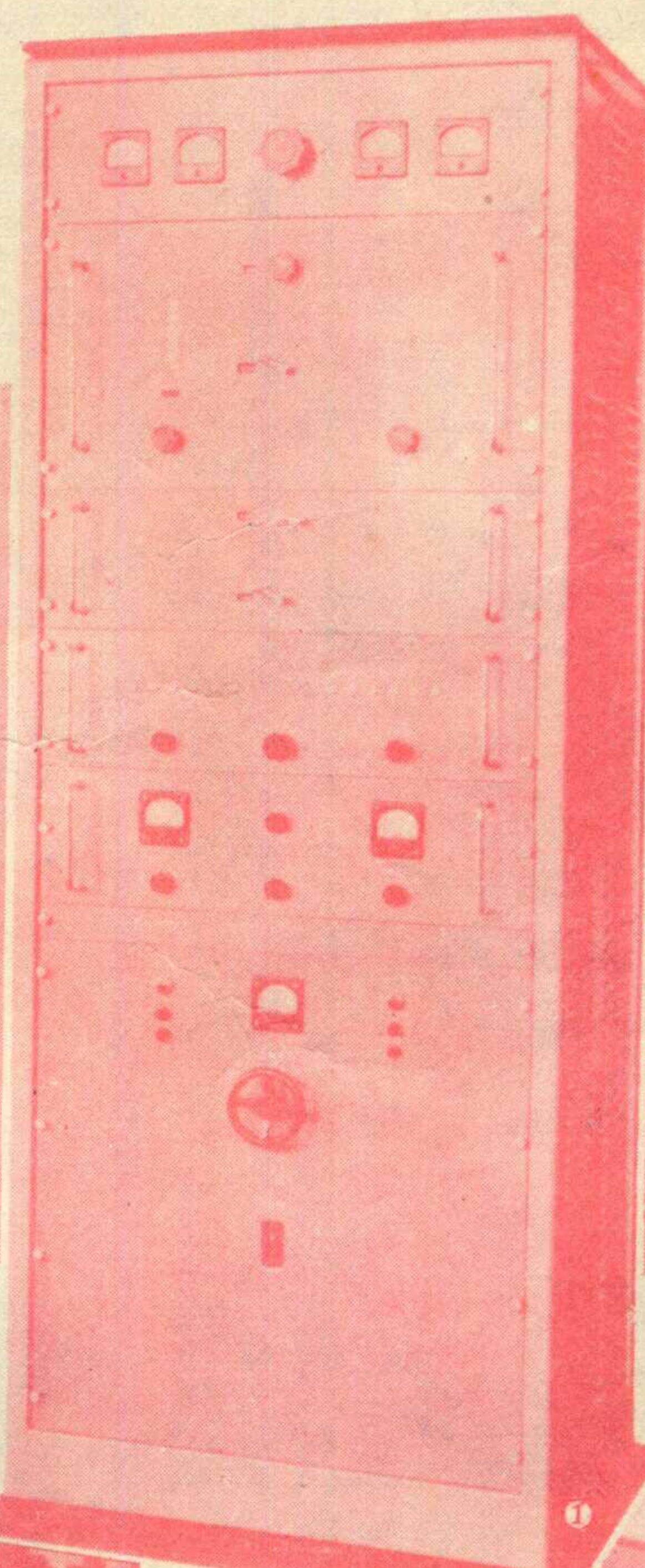

# 广播为人民 公社服务

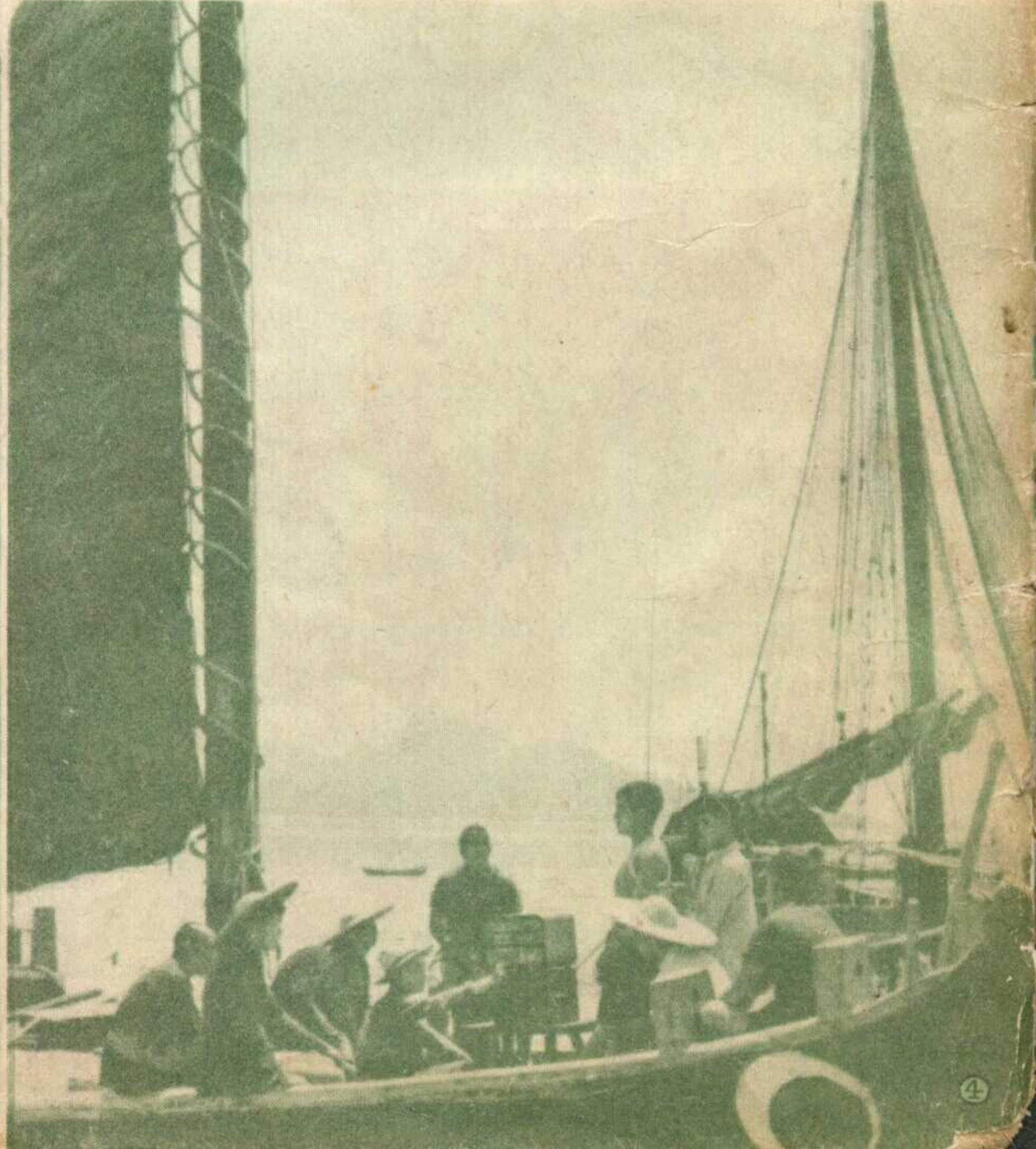

①樟市公社建立了有綫广播站，使山区农民能及时收听有关国家大事、公社生产情况和各种文娱节目。（新华社稿）

②螞蟻島——舟山群島中的一个小島，是著名的漁場，現在螞蟻島人民公社公共积累和公共財产已超过了一百万元，号称百万富翁，这个島上建立了有綫广播网。（新华社稿）

③“北京的广播开始了！”青海省海南藏族自治州共和县龙羊峽人民公社曲沟牧业生产大队的藏族社員，在劳动之余收听中央人民广播电台的节目。（李景瑞摄影 新华社稿）

④浙江普陀县螞蟻島人民公社社員們在漁船上收听北京广播的气象预报。

（章耕辛攝 新华社稿）