



无线电 4
WUXIANDIAN 1960

全国邮电技术表演比赛大会



邮电部和邮电工会全国委员会于3月下旬在北京召开了全国邮电通信技术表演比赛大会，参加这次大会的有从各省市邮电部门选拔出来的（包括无线电通信）的标兵和技术革新能手，在这次大会上，通过参观展览、操作表演和座谈，检阅了邮电通信的技术革新成就，交流并总结了全国邮电职工的操作和革新经验。这些经验将传播到全国各地邮电职工中去。使邮电部门以机械化半机械化、自动化半自动化为中心的技术革新和技术革命运动掀起一个新的高潮。



①曾出席1959年全国群英会的代表，青海柴达木盆地茫崖邮电局无线电报务员于家琢同志出色地完成通信任务，并刻苦钻研学会机务，成为无线电报全能的能手。这是他正在表演发报。照片后排左起第一人是哈尔滨邮电局无线电机务员周宗杰，他学会了报务，也是一位机报全能的能手。

②乌鲁木齐市邮电局无线电人工报务员阿合齐汗是个抄报能手，曾获得新疆维吾尔自治区全区的抄报冠军。这是她在进行抄报表演。

③内蒙古自治区邮电局代表小型无线电电台机务员许普津同志表演调整55型小型报话机。

④上海无线电电台代表王鸿钧同志在终端机前表演查寻电路障碍。

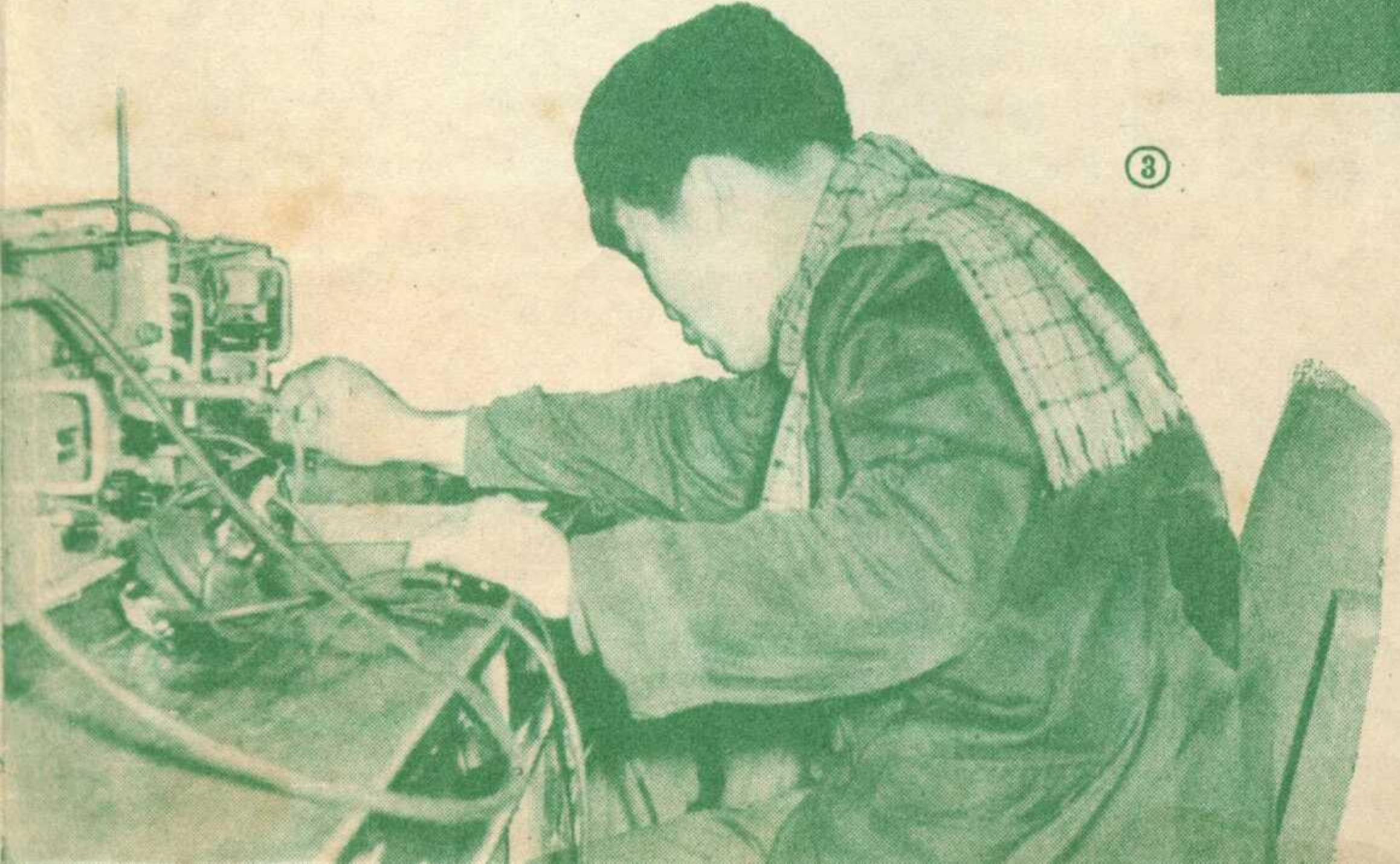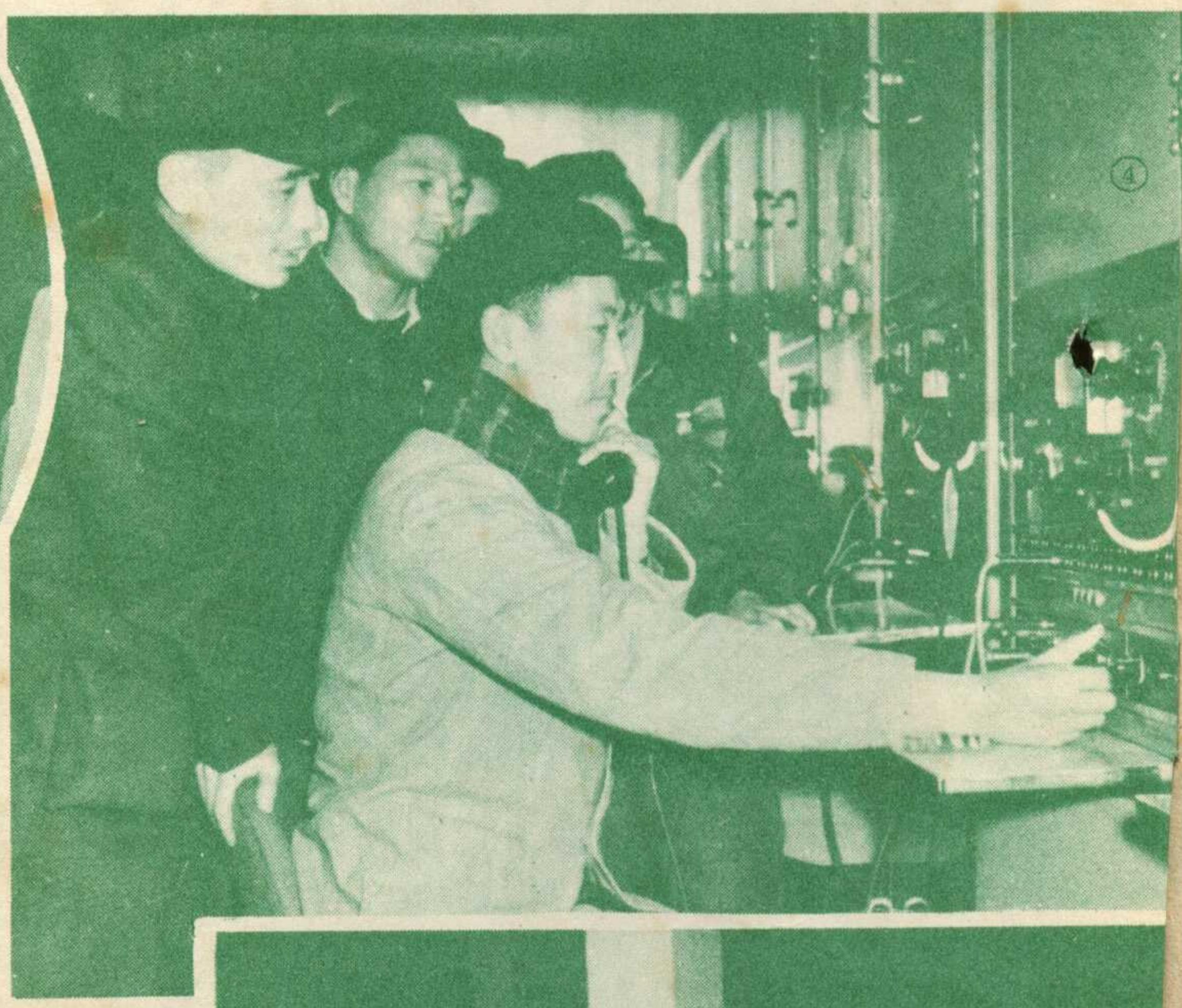⑤全国邮电技术革新展览会上展出的电阻电容测试器，是北京邮电器材厂制造的。它能自动上料，自动下料，将合格与不合格的电阻和电容器自动分开。



追念列寧關於發展 廣播事業的遺訓

王 実

今年四月二十二日是偉大的革命导师、第一个社会主义国家的創造者——弗拉基米尔·伊里奇·列寧誕生九十周年紀念日。当馬克思列寧主义的普遍真理同中国革命和建設的具体实践相結合的毛澤东思想，在我們的社会主义革命和建設事業中获得偉大胜利的时候，我們很自然地会追念偉大的革命导师列寧的許多不朽的遺訓。我們作为党的有力的宣傳队伍之一的广播工作者們，在我們社会主义国家的广播事業获得蓬勃發展的时候，更会以無限崇敬的心情，追念偉大的列寧關於發展無線电技术和广播事業的許多遺訓。列寧在世的最后几年，正是無線电發展史上的重要轉折点。在那时，开始有了电子管，並在苏联發明了無線电广播。列寧在世时对于創立苏联的广播事業和無線电技术的發展留下了許多宝贵的訓示。

1895年波波夫發明無線电以后的十數年間，無線电只依靠間歇地發射为時長短不一的減幅波或等幅波信号来傳遞文字電碼。減幅波或等幅波信号是由火花振盪器或高頻發电机产生的。1904年到1907年間發明了电子管后，無線电技术發生了巨大的革命，进入了一个新的阶段。利用电子管發射机，既可产生等幅波信号，並可以进一步产生調幅波信号，用無線电来进行電話通信或播送广播节目，进一步播送活动的圖象，实现電視广播。

由列寧指示成立的苏联下新城（又譯为尼日·諾夫果罗德）無線电实验所在1919年11月进行了世界上第一次無線电广播的試驗。当时的發射电力为0.25千瓦。这是人类第一次用無線电波来傳送聲音，实现了世代相傳的“順風耳”的理想。1920年，这架發射机迁到莫斯科，發射电力增為3.5千瓦。从此，無線电發展史上展开了新的一頁。

無線电广播这一現代化的宣傳工具，对于国土辽闊，人口众多，当时交通不便，文盲还很多的苏联，是十分需要的。而且当时又正处在帝国主义的封鎖和武装干涉之下，只有無線电广播才能不受距离等限制，把第一个社会主义国家的消息傳遍全世界。

列寧立刻預見到这一偉大的發明对于苏联以及人

类未来的政治活动和文化生活有着極其巨大的作用。他在 1920 年 2 月 5 日給下新城無線电实验所的领导人，無線电广播的發明者米·亞·邦契-布魯也維奇写去一封賀信。信中說：“現在借此机会，对于您在無線电發明方面所进行的巨大工作表示深深的謝意和积极的贊助。您所創造的不要紙張‘沒有距离’的報紙，將是一件大事。”（見“列寧全集”中譯本第 35 卷第 435 頁）

列寧所說的广播是“不要紙張、‘沒有距离’的報紙”這句話是对广播这一宣傳工具所作的适当的比喻。這句話四十年來一直被苏联、中国等所有社会主义國家的广播工作者所傳誦並实行着。

接着，列寧在 3 月 17 日簽署了劳动与国防委員會的一个決議，委託下新城無線电实验所尽快地在莫斯科建成一个广播半徑达到二千俄里的中央广播电台。这个电台于1922年3月21日建成並开始播音，命名为“共产国际”电台，發射电力为12千瓦，是当时世界上电力最大的广播电台。同年 7 月 21 日，列寧又簽署了另一个決議，規定在其他重要城市建設广播电台。

在苏联建国初期的困难条件下，为了使下新城無線电实验所的工作能够順利地进行，列寧曾經好几次指示有关机关为实验所解决工作上碰到的各项問題。在上述列寧給邦契-布魯也維奇的信中，他还說：“对您的这一工作以及这一类的工作，我一定全力协助。祝一切順利。”

列寧亲自指示要推广無線电广播，指出广播工作的重要性。1921年1月26日，他指示人民委員會總務處長哥爾布諾夫，說：“这件事十分重要（不要紙張不要電線的報紙，因为利用扩大器和經過邦契-布魯也維奇改善得很容易成百架生产的收音机，整个俄罗斯都可以听到莫斯科当天讀的報紙）。”（見“列寧全集”中譯本第 35 卷第 471 頁）列寧于1921年9月2日給郵電人民委員多夫加列夫斯基的信里也說：“这方面的工作

（下接第 3 頁）



边远地区无线电通信的 光荣任务

我国边远地区幅員辽闊，大多是少数民族地区，而且矿产丰富，农、林、牧、漁等業也以大躍进的速度發展，油田、矿井、林区、牧場、漁場星罗棋布，虽然目前这些地区的交通暫时还不够方便，有的地方气候条件不好，工作較艰苦，但是全国人民都認識到：边远地区是祖国的宝地。在这样广闊而地形相当复杂的地区中，有很大一片地方，無綫电通信一直是長途通信的主要的或唯一的工具。因此边远地区無綫电通信就成为國內無綫电通信工作的重点之一。在这里無綫电通信电路質量的好坏，無綫电台維护得好坏，將直接影响到边远地区国民經濟的大躍进，也就是关系到边远地区的建設和開發，关系到少数民族地区經濟和文化的發展，也关系到我国民族大家庭的更进一步的團結和巩固。分佈在边远地区的千百个無綫电台，不論电台的規模大小，不論是干綫还是省内电路，都担负着重要的通信任务，搞好这些电台和电路，就是我們在通信战綫上貫徹执行党的总路綫和一整套“兩条腿走路”的方針。的确，能够在边远地区做無綫电通信工作，是党对边远地区無綫电通信工作者政治上的信任，是我們極大的光荣。

在边远地区工作，虽然比較困难，但是，困难磨煉了当代英雄。十年来，所有的困难都难不倒我們建設边疆的無綫电“通信兵”，因为他們具有高度的共产主义觉悟，以頑强的战斗精神和困难条件进行斗争，特別是大躍进以来，他們更是干勁冲天，胜利完成了党交给他们的通信任务。他們把电台架設到戈壁灘和大草原，架設到林海雪原，架設到青藏云貴高原。青海省柴达木盆地出席全国群英大会和全国邮电技术表演比賽大会的于家琢同志就是战斗在边远地区数以千計的無綫电工作者的代表人物，內蒙海拉尔有个先进無綫电机务小組曾在防火防汛期間保証电路暢通，貴州有个路腊租台报務員張洪瑞同志也多次受到租用單位表揚。这些先进集体和先进人物很多，我們無綫电通信工作者中有这些先进集体和先进人物，实在值得我們引以自豪。

十年来，我国無綫电通信事業發展得很快，边远地区也是一样，內蒙、青海、新疆等省(区)的省内短

波無綫網路已具有一定規模，超短波也將在边远地区使用，向移頻和單邊帶等近代化通信設備进军也取得了相当的成績，这种無綫通信的大好發展形势，鼓舞着边远地区無綫电通信工作者，树立起“人定胜天”的雄心大志，斗志昂揚，滿怀信心地繼續前进。

無綫通信当前的主要任务是动员职工群众千方百计地提高通信質量，不断地提高劳动生产率和设备利用率，更好地滿足党和国家对無綫电通信的需要。为了实现这一任务，必須开展群众性的技术革新和技术革命运动，向自动化、半自动化、單邊帶化、移頻化、多路化进军，並且对旧设备进行技术改造，提高它的性能。目前，我們边远地区的無綫电通信的技术裝备还是比較落后的，我們在技术革新方面需要做的工作很多。虽然有些地方已經有了移頻和單邊帶设备，但数量还远不能滿足新的需要，已有的设备还没有很好地利用起来，我們要把这种落后狀況看作是生产潛力的巨大源泉，因为它恰恰說明大搞技术革新和技术革命有着巨大的潛力。有些自动化设备虽然已經在边远地区为数不少的大、中型电台开始采用，但除了要进一步改进已經使用的外，还必須向更廣闊的方面去設想。在机械化半机械化方面我們要做的工作也是很多的，例如被称为“原始工具”的手搖發电机至今还是小型收發信机的基本供电方式，这种現象應該說是不能再不进行革新了，必須根据不同条件采用畜力、脚踏車發電和簡易汽油發动机来解决，目前有的省(区)已經把解决上述問題和利用風、水等动力解决中型台供电問題提到日程上来，这是十分可喜的事。其他如延長电子管和油机使用寿命、提高频率稳定性、改进机綫設備等方面也还有許許多的技术革新課題需要我們去解决。当然，在边远地区搞技术革新是有一定困难的，越是有困难才越要鬧革命，不論在什么地区，要搞革命就总会遇到許多困难，有时候看来好像是难以克服的困难；但是，困难畢竟难不倒我們建設社会主义的革命战士，新疆的無綫电通信工作者用廢鋁片銅片制成延时繼电器，自制無感电阻的感人事例，已經為我們做出了極好的榜样。群众在技术革新和技术革命运动中所創造的先进經驗，我們要及时地

加以总结和推广。

要提高無綫电通信电路質量，还必須开展一条龙大协作竞赛。根据通信的特点，电路本身就好象是一条龙，要提高通信質量，保証电路暢通，不是一个地方，一个局子能单独搞好的，必須是龙头、龙尾、龙腰一起行动起来，發揮共产主义大协作精神，齐心协力，才能搞好。因此一条龙大协作竞赛的实质就是共产主义大协作。在無綫电路一条龙方面还有个特点，那就是头尾点地，身腰凌空，头尾之間是通过渺無边际的天空联络的，搞不好就会象断了线的风筝一样，無影無踪，失去联络。即使是机綫设备好，如果协作不好，电路質量还是解决不了，这是我们过去得到的經驗教训。因此协作对無綫电路來說就更加重要。要搞好一条龙竞赛，除了加强协作思想之外，还要加强协作的具体措施，如一条龙測試、調整、联系制度等等。此外我們还提倡龙头龙尾互訪，本端各台室和業務單位互訪，这样可以增进相互了解，相互帮助，便于加强协作搞好一条龙。無綫电路上自从开展一条龙大协作竞赛以来，成績很大，电路質量蒸蒸日上。但总的說来，無綫通信方面一条龙竞赛开展得比較晚，而边远地区相对地就更迟一步，因此希望边远地区的無綫电工作者迅速行动起来，無論是干线、省内，电

报、電話，快机、人工，自用、租用，使所有的無綫电路，都無例外地迅速地把一条龙竞赛开展起来。同时适应边远地区的具体情况，还可考虑在某些机綫、業務不分开的电路上如人工电报和租台电路等开展机綫、業務一条龙竞赛。

边远地区中小型电台很多，技术维护人員比較少，尤其是在一个小型电台來說，人員更少，提高維护人員的水平是非常必要的。維护人員要在 加强學習政治，提高思想觉悟的同时，通过学、比、赶、帮运动，通过技术文化學習，小型台的报务員要成为又紅又專的机报全能手，中型台的維护人員要做到一專五能（能搞收信、發信、天綫、油机和終端机），这样就能在短時間內使边远地区無綫电路的維护水平赶上先进水平。

边远地区的工作条件比較困难，我們的無綫电通信工作者們克服了各种困难，开出了無綫电路胜利地完成了党交予的通信任务，这是一件大好的事。为了更出色地經常地保証通信質量和提高通信能力，我們必須大搞技术革命，並且建立正常的通信和維护工作秩序，貫徹执行有关規章制度，才能使边远地区的無綫电通信工作，在不断革新的和更加健全巩固的基础

(下轉第19頁)

(上接第1頁)

对我们來說（特别是对于东部的宣传工作），是非常重要的。在这种工作上拖延或怠惰就是犯罪。”（見“列寧全集”中譯本第35卷第519頁）在上面說到的兩封信里，列寧还分別要哥爾布諾夫和多夫加列夫斯基向他汇报苏联广播事業建設进行情况。在給多夫加列夫斯基的信里，列寧詳細地詢問了莫斯科中央广播电台的工作狀況，以及制造收音机扩音器的情况。

列寧于1922年5月19日关于發展無綫电技术写給斯大林並轉政治局全体委員傳閱的信里全面地描述了广播的迅速，不受距离限制和具有广泛群众性等特点以及它的重要作用。信中写道：“我們的技术完全有可能通过無綫电广播把一个人的生动的语言播送到尽可能远的地方去，也完全有可能安設千百个收音机，使共和國內千百处远离莫斯科几百俄里、在一定条件下甚至远离几千俄里的地方收听到莫斯科的演說、报告和講課。”（見“列寧全集”中譯本第33卷第322頁）

列寧在这封信中論述了广播在进行馬克思主義教育方面的作用。他接着說：“無論是就进行宣传和鼓动（特別是对沒有文化的居民群众进行宣传和鼓动）來說，还是就举办講座來說，这个計劃都是我們絕對必要的。我們准許授課的資產阶级社会科学教授，大多数都是完全不适用的，甚至是有害的，在这种情况下，

應該設法讓我們为数不多的能够主講社会科学的共产主义教授同时給联邦各个角落的千百个講座主講这門科学，別無其他出路。”（見“列寧全集”中譯本第33卷第322頁）

为了發展广播事業，当时列寧曾建議“在預算之外，从黃金基金中撥出約十万金盧布的特別开支，給下新城無綫电实验所作布置工作之用，以便尽快地徹底完成它已开始的工作，即为全共和国各地裝置完全适用的扩音器和千百个收音机，使广大群众能听到莫斯科或其他中心城市的演說、报告和講課。”（見“列寧全集”中譯本第33卷第323頁）根据列寧的建議，中央委員会政治局于这一年的5月25日通过了关于撥款給無綫电实验室以加速生产扩音器和收音机的決議。

列寧于1924年1月24日逝世。列寧虽然沒有能够亲眼看到在他去世后广播事業得到了这么巨大的發展，但他对广播事業的發展作出了充分的預見。关于發展广播事業的遺訓和理想，在他去世后的几十年，不断地为社会主义的建設者們所証实遵行並發揚光大。苏联、中国和所有社会主义国家的千百个广播电台和电视台每天用强大的电波向本国和全世界人民生动地宣传社会主义和共产主义真理，鼓舞和教育本国和全世界劳动人民为保衛世界和平，为实现社会主义、共产主义，实现全人类的解放事業而斗争。

十五年來匈牙利電信工業的成就

匈牙利的电信工业，是匈牙利工业中历史最老的一个部门，虽然它建立于电气通信发展的最早年代，出过不少的发明家，并在电信技术上有过不少贡献和发明。但是在解放以前，这些企业大都掌握在西方的垄断资本家手里，作为压榨剥削匈牙利人民的工具之一，技术的发展受到很大的阻碍，速度也是很缓慢的。只是在解放后，在社会主义制度下电信工业部门才得到了巨大的发展，并以它的成果为匈牙利全体劳动人民服务。匈牙利电信工业（包括无线电工业）在解放后的十五年中，获得惊人速度的发展。在摆脱了各种不同的外国资本的羁绊束缚之后，匈牙利电信工业才能建立一个有计划的各企业之间的大协作。另一方面，由于匈牙利工人阶级深深地认识到这个国家的一切都属于他们自己，并且在匈牙利社会主义工人党的领导下紧紧团结在一起，他们参加工作不是以雇佣的身份，而是作为自己工厂的主人为社会主义建设而工作，因而能热情高涨干劲十足地为提高匈牙利工业和科学技术的水平而努力。在党的领导之下的这种自觉的热情的工作，也是匈牙利电信工业获得辉煌成就的基础。

今天匈牙利电信工业的面貌与解放前相比，是不可同日语的。就拿从事电信工业的职工讲，解放前匈牙利从事电信制造工业的人员还不多。但是在今天，仅仅就在生产几项主要电信设备的一些工厂里，生产电信机械及另部件的工人都是以万计。除此，还有成百上千的工程师、物理学家和技术员在许许多多研究院、所里工作。

匈牙利解放后的十五年中，在电话机械和长途通信载波设备方面，获得的成就是非常卓越的，其中如优良的最新式设计的电话机，标准的旋转制电话交换设备、长途电缆系统和明线多路载波设备的制造就是比较突出的，这些设备都有大量的产品出口供给国外。

解放后，随着匈牙利广播事业的发展，对电信工程技术开辟了更广阔的领域，例如无线电广播收音机的制造，就已成了一种完全独立的工业部门。今天匈牙利有若干大规模的工厂专门生产广播收音机，供国内及国际市场上销售，有的年产量超过十万部以上。全国广播收音机的年产量，自从1949年以来增加了

6倍，1959年已达50万台。收音机1949年只有19种产品，而到1959年已达50余种。收音机用户，1938年每千人中只有46个，1949年58个，而1959年已达210个。

十五年来，匈牙利在大型广播机的制造方面，有很重要的贡献和巨大的发展。首先布达佩斯的从20千瓦到120千瓦的广播发射机，都相继投入生产，一系列的其他的匈牙利的广播电台的发射机也都由国内生产。此外，并有相当数量出口供给国外，其中有各种功率的中、短波广播发射机，如135千瓦的广播发射机就是在设计和工艺上都很完善的并有很高水平的典型产品。

在最近几年以来，由于长途通信与无线电通信方面有了迅速的发展，和国内及国际的长途直拨电话网路的发展，相应地需要有足够的电路数量，此外加上有效的电视节目传送的需要，这就要有宽为几千路电话电路能传送数兆周视频信号的频带宽度。匈牙利在这方面也在大踏步地前进，生产了24路脉冲调制的多路微波通信设备，达到很高的设计水平，并以相当数量输出国外。此外，600路的微波多路通信中继设备也已经试制成功。

近年来，由于国内外电话网路的大量发展，因迫切需要解决如何提高自动电话的接续速度、可靠性和维护工作简化的問題。为满足这样一些需要，匈牙利的电信工业研究院也正在包括电子记发器的纵横制自动电话交换设备方面，进行一系列大规模的研究工作，可以预计在一个不长的时期内，匈牙利的设计生产的产品将出现于国际市场。

在无线电广播技术方面，匈牙利今天也进入了一个新的阶段，为提高接收性能质量，一系列在超高频段内的调频发射机试制工作也正在进行。生产了输出电力为0.25千瓦到3千瓦的超短波调频发射机，有的已向国外输出。此外在超短波通信设备方面也有专供短距离通信的超短波机的最新产品。

近年来，电视设备的制造在匈牙利也是发展得很快的一个部门，1959年匈牙利电视机的年产量为88000部，并有相当数目的产品出口。


半导体和新磁性材料的发展，也是今天电信工程
(下接第35页)

一个用电子仪器控制的 無人操作自动生产工段

在当前全国声势浩大的技术革新和技术革命运动中，国营上海第一制药厂职工热烈响应党的号召，大胆设想彻底进行生产方法的革新，经过不懈努力，贯彻“两条腿走路”的方针，土洋结合，首先在一个车间里实现了无人操作自动生产工段。

这个可以不用人值班的“无人工段”是在生产合成維生素乙₁ 所需用的原药乙腈工段里实现的。这个工段的生产过程要求在药物合成反应中保持恒定的温度，加料要保持恒等的速度和数量，这些都是可以实现生产过程自动化的特点。在以前，对于生产过程自动化，不少人认为技术复杂，高不可攀，实现生产无人操作只是理想，不敢轻予尝试。但是在党的正确领导和启发下，职工们解放了思想，破除了迷信，发扬了敢想敢干的共产主义风格，积极苦干，终于成功地利用物理和化学原理，采取一些土办法，对于设备装置进行变革，达到生产过程的連續化和稳定化。经过这样变革，这一工段原有的手工操作劳动力全部可以解放出来，设备的起动、停止和偶然需要调整的工作，可以由附近工段兼管，按照工作量计算，节约人力80%以上。

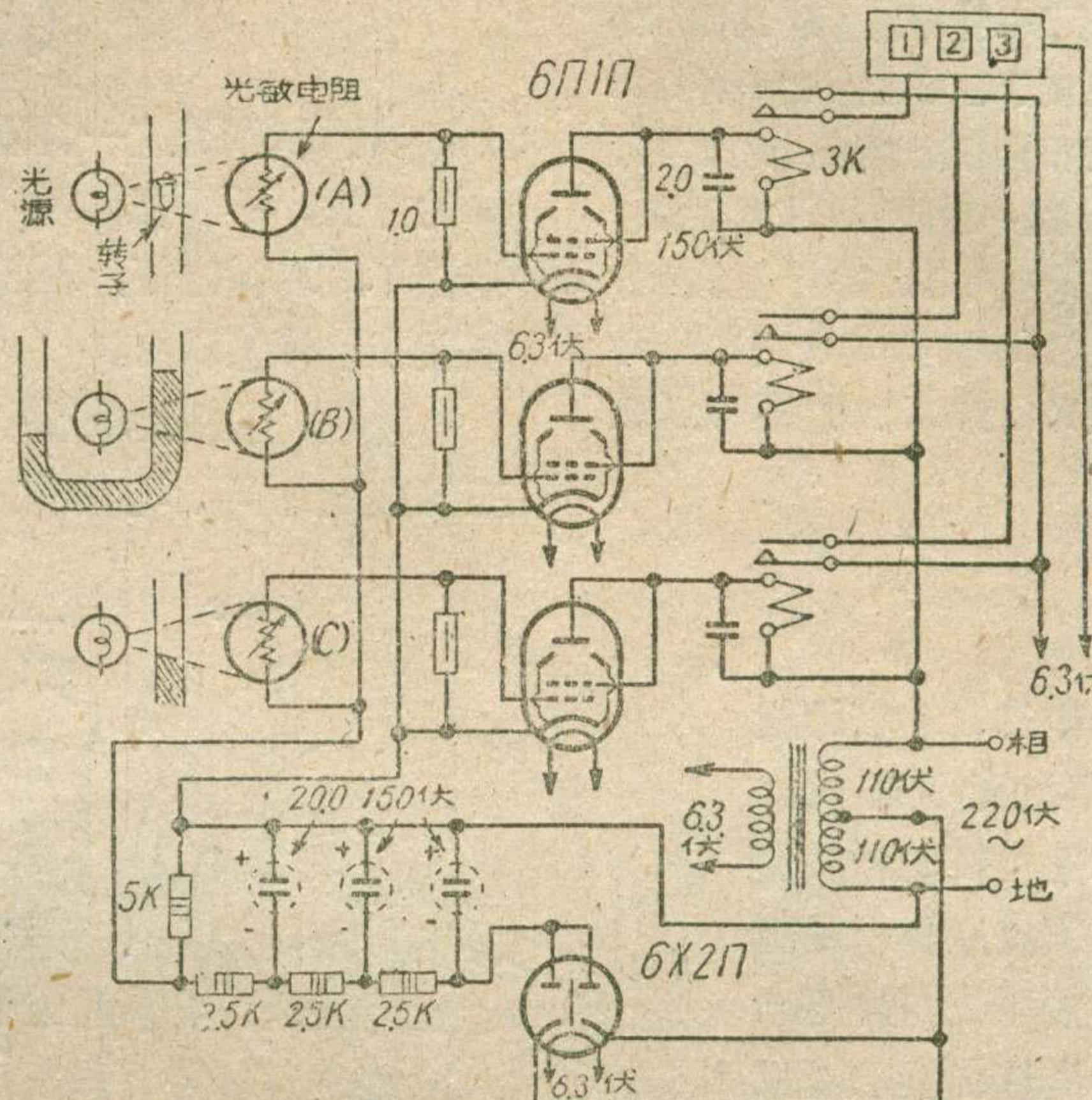这个“无人工段”的自动化生产，也和其他生产自动线一样，是应用电子器件设备。在这个工段里，除了控制温度恒定用的电子恒温控制设备以外，为了发现生产过程中的偶然故障和不正常现象，及时进行纠正，还有一套利用光电控制的装置，作为“无人工段”的监督机构。这一装置主要是监视药物合成中各种流量的情形，线路结构如附图。工作原理以图中(A)为例，在流量正常时，转子流量计中的转子将光源遮住，光敏电阻的阻值很大(20兆欧以上)，电子管6П1П的栅极无负压，成为整流管，继电器有电流通过，衔铁吸下，指示灯或电铃①电路断开无信号。如果流量过低失常，转子下降，光源照射光敏电阻，使阻值下降




至100千欧以下，这样经过整流管6X2П取得约为40伏的丙负电压，可经光敏电阻加在6П1П的栅极上，使屏阴极间电流停止。继电器无电流通过，衔铁释放，指示灯或电铃电路被接通，便会发出告警信号通知相邻工段值班工人前来调整。

这个试探性的“无人工段”已经投入生产，在试验过程中，职工们遇到过不少的问题和困难，在党的支持下，都一一得到解决。这说明我们的一切工作，只要紧紧地依靠党的领导，按照党的指示努力，不论存在多大

困难，我们将是攻无不克，战无不胜的。（简政）

卖粮不用人， 秤粮不用秤 电子自动售粮器

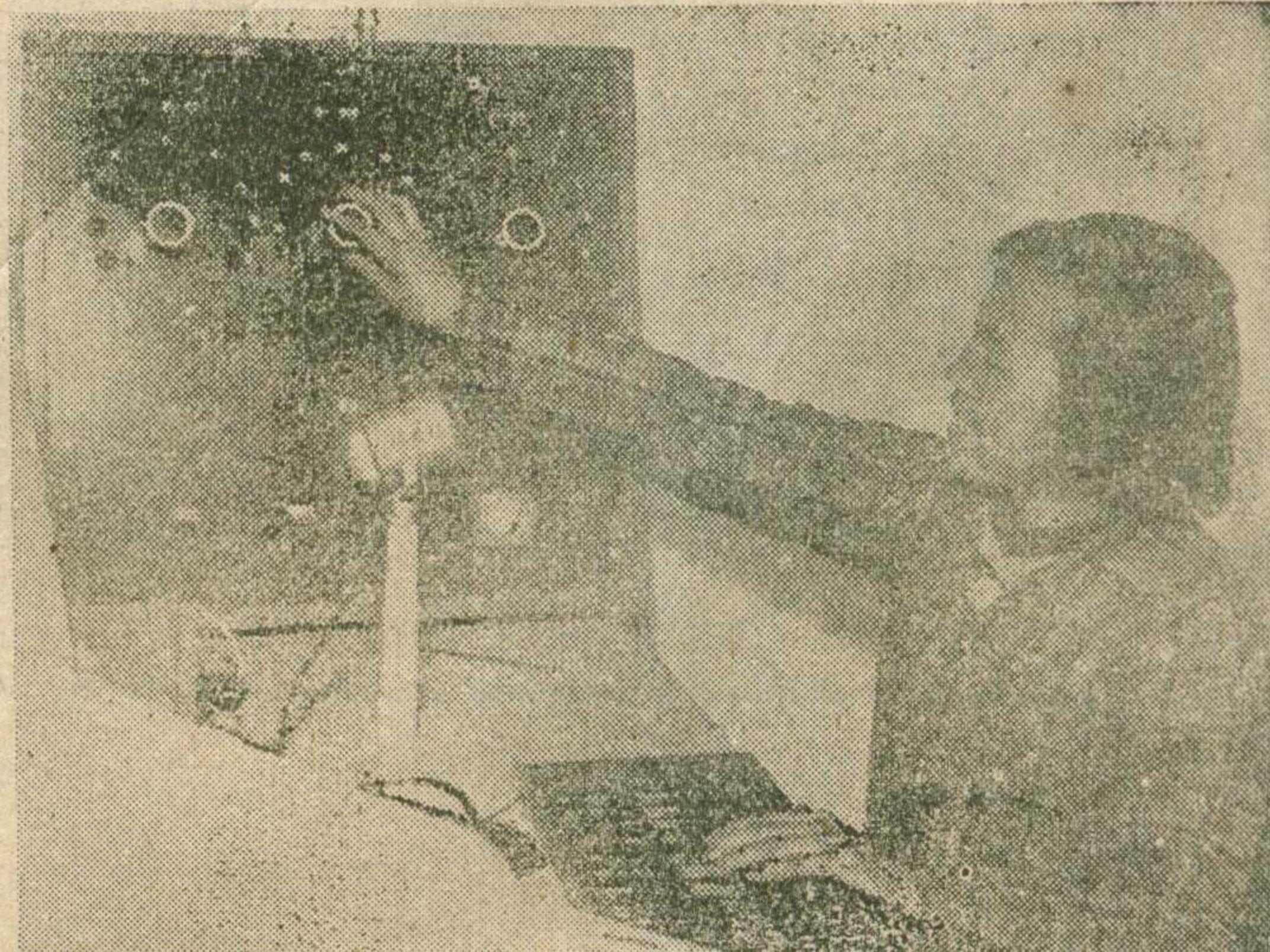河北唐山新华街站的营业员单景峰、张相如、孙邦恒、刘树芳等敢想敢为，试制成功了一台电子售粮器，实现了营业员“卖粮不用人，秤粮不用秤，付粮准确”的技术革新目的，粮站的营业员由原来的15人减少到6人，也便利了顾客。营业员只要扳动电钮，如数的粮食就会从指定的出粮口流出。




利用时钟的几种简单程序控制

編者按：本刊今年第1期介紹了一种利用電話選擇器的作息自动响鈴設備，实际上，这是屬於程序控制的一种簡單自动化设备，可以应用在許多定时作業自动綫上（例如本期介紹的广播自动化就是一个例子）。这一制作引起了許多讀者和單位的重視，許多讀者还提出利用不同方式进行控制的方法經驗。这里补充介紹原来设备能在夜間响鈴的改进方法，并选載兩項利用其他方式实现自动响鈴的經驗和方案，供大家在大搞自动化的技术革新中参考。

（一）

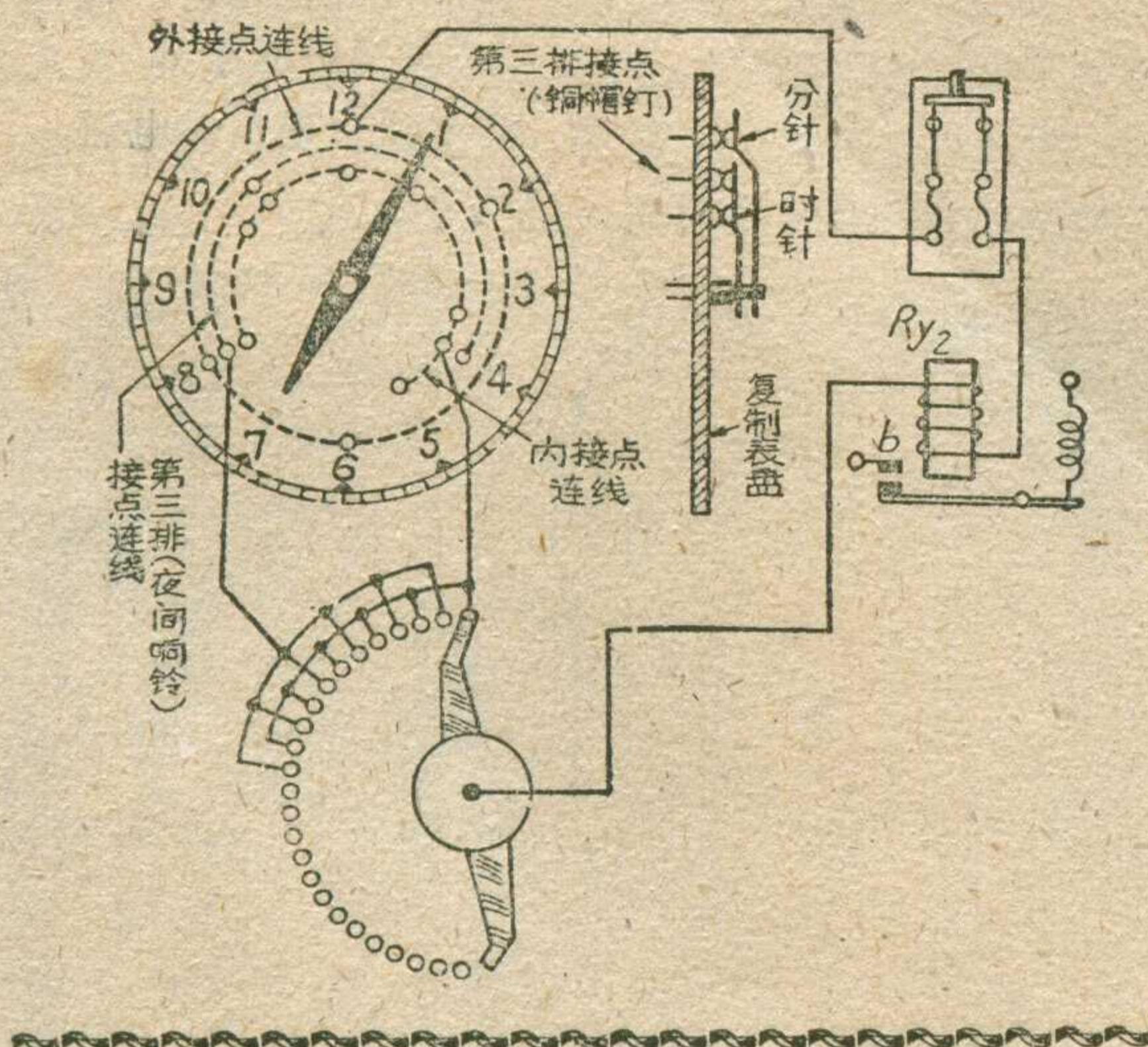
今年本刊第1期介紹的“作息自动响鈴設备”响鈴時間是适应我們單位作息情況而安排的，白天响鈴，夜間停止。如果在夜間和早晨6点以前也需要响鈴的話，只須按原圖在复制表盤上的內、外接点連綫以外，按照夜間需要响鈴時間，連接出第三排接点，接到选择器上綫弧②上原来夜間不响鈴的空接点上（見附圖），这样18点以后到次日6点以前的响鈴便可通过分針—時針—第三排接点——綫弧接点来完成。如果星期日晚間也需要响鈴的話，把綫弧上星期日的空接点也連接上就可以了。如果需要表示灯夜間不熄灭，可以把綫弧③的有关接点接連起来。第1期上介紹使用的選擇器是史端乔式自動電話總機上的選綫器（一組四連各有25个接点），也可用具有17接点的旋轉式第二預選器。（史振藩）




（二）

我們制作的这一自动响鈴设备采用了电子控制時間的方法，不限在白天，一天24小時內都可响鈴，結構簡單，取材方便，經過試用，證明很可靠，一晝夜誤差在半分鐘以內。

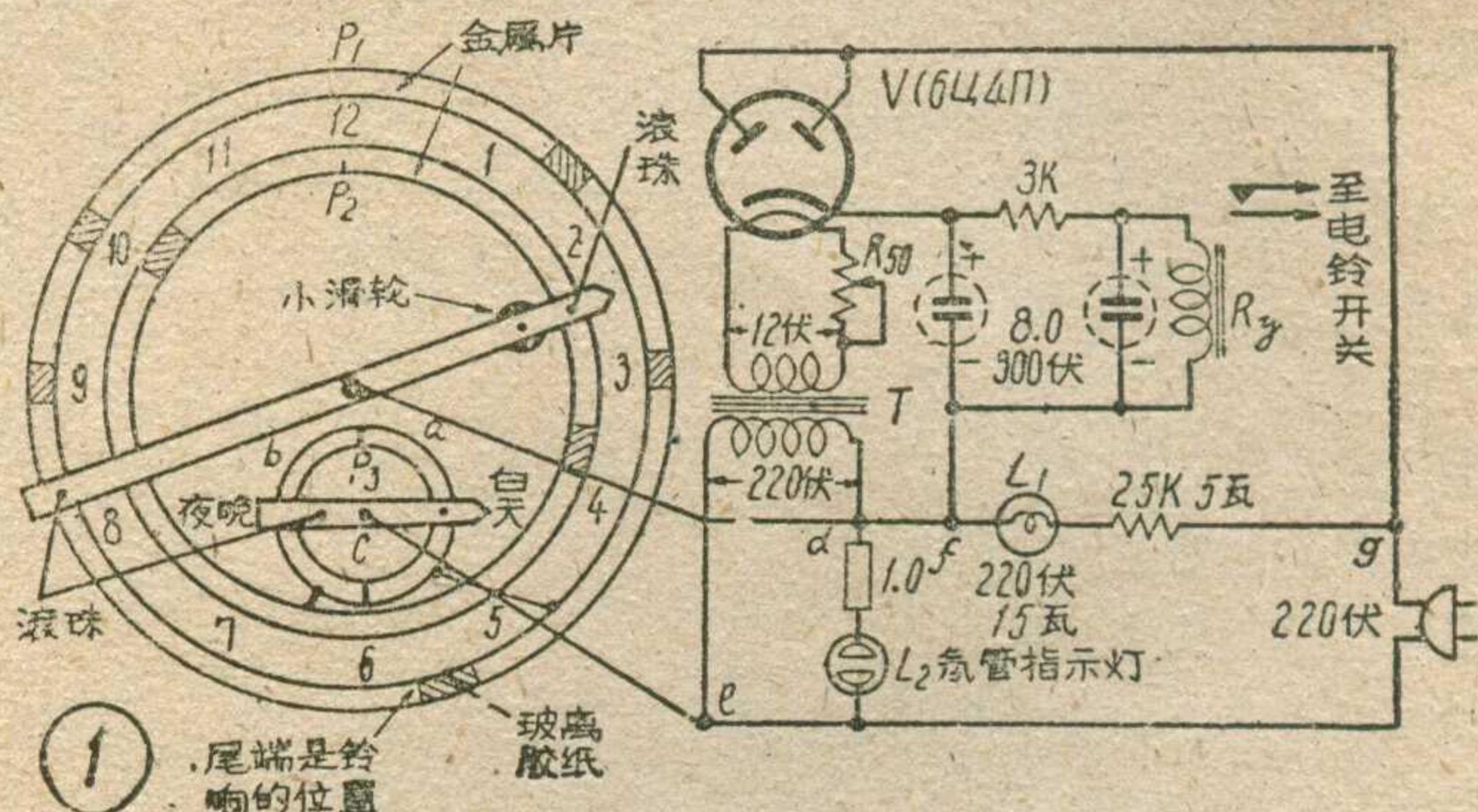構造 ①在地球牌電鐘表盤上，如圖1所示，釘上三圈金屬片 P_1 、 P_2 和 P_3 。 P_3 沿直徑剪成 a 和 b 兩個



半圓。在釘上時，這兩個半圓之間應離開，有1毫米的空隙，互相絕緣。②取寬為8毫米的鬧鐘發條，剪成長170毫米和46毫米各一根，先退火使彈性變小，然後如圖2彎成弓形，在(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)各點上打出4毫米直徑的小孔，並在(1)、(3)、(4)、(5)各點鋸上滾珠一個。在(7)處打一個7毫米直徑的孔。在(2)處按上一只收音機上的拉線滑輪，並須能靈活轉動。③取下電鐘的時針、分針和秒針。使時針軸穿過並鋸妥在長發條的孔(7)上。短發條用螺絲固定在 P_3 中心C點的軸上。為了接觸可靠，應在短發條和表盤之間墊上一個彈簧（見圖2）。長短發條(1)、(3)、(5)上的滾珠應能和 P_1 、 P_2 、 P_3 很好地接觸，並能在上面滑動。滾珠(4)在表盤紙面上滑動，是為了平衡而用的。④把 P_1 和 a 連接， P_2 和 b 連接。最後裝上原來的分針和秒針。時針就以長發條代替了。⑤用玻璃膠紙（文化用品店出售）剪成5毫米寬的小條，貼在 P_1 、 P_2 需要打鈴的時刻上。 P_1 為白天打鈴， P_2 為晚間打鈴。

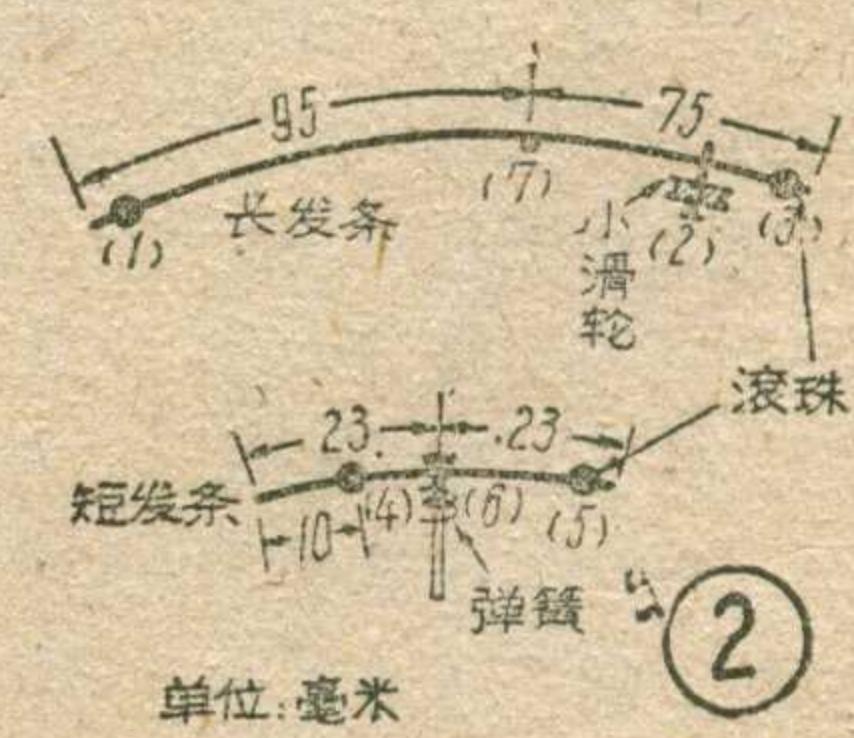

原理 ①当时針处在不打鈴位置时，电源从变压器 T 初級的 d 点經長發条—金屬片 P_1 —金屬片 a —短發条到 e 点成短路，整流管 V 灯絲未燃，屏流为零，繼电器 R_y 不动作。这时候 L_1 發紅光。②当时針处在打鈴前 5 分鐘左右的位置时，由于滾珠(1)遇到玻璃紙，变压器初級有了电流，整流管灯絲开始燃热，这时候整流屏压是从 $f\cdot g$ 兩点取得，大約是 150 伏，3 分鐘以后，屏流达到 15 毫安，但不足以使 R_y 动作。这时候氛管 L_2 發光，表示 5 分鐘左右以后就要打鈴了。③时針上滾珠(1)完全通过了玻璃紙，重新和 P_1 相通时，变压器 T 的初級又被短路，整流管 V 屏極电压升高到 220 伏，屏流增高到 40 毫安，使 R_y 动作，接通电鈴。由于此时整流管 V 的絲極电压已經消失，整流系靠陰極余热放射电子来完成，屏流逐漸下降，最后切断 R_y 的电流，电鈴电路断开，打鈴完毕。調节电阻 R 变更灯絲电压，可以調节鈴响時間長短由 15 秒到 40 秒鐘。④时針走到下午 4 点半左右，小滑輪开始撥动短發条，到 6 点鐘滾珠(5)滑过 a 和 b 間的空隙，轉到左方和 b 接通，开始晚間打鈴。小滑輪在長發条上的位置，应定在恰能撥动短發条旋轉 180° 的地方。

这只响鈴器的材料，变压器 T 是初級220伏，次級6到12伏都可应用。繼电器 R_y 用交流 110 伏、220 伏的，或是直流 60 伏、120 伏的都可以。玻璃膠紙長短無甚大关系，膠紙的尾端是开始响鈴的位置。由于控制白天响鈴的接点是在長發条的尾部，因此紙条是貼在鐘面表示時間的对方，例如需要在下午 1 点半响鈴，紙条实际是貼在 P_1 的 7 点鐘位置上。使用中圓金屬片 P_1 、 P_2 、 P_3 应保持光亮，以免接触不良，貼好玻璃紙后，应用少許汽油擦淨。电鐘的动力是靠摩擦力帶动时輪走动的，如發現摩擦力不足，秒針快慢正確，而时針越走越慢时，应拆下电鐘加垫鉄片，增加摩

擦力。电鐘的轉动力矩很大，是完全可以帶动和撥动長短發条走动的。


(丘元才)

(三)

这里介紹另一种利用普通时鐘，附加一套齒輪接点和接綫金屬排来完成自动响鈴作用的設備制作方法。它可以在一週內从星期一到星期六每天24小時內按照需要定时响鈴，星期日可以不响，也可以照常响。具体制作材料和工作程序如下：①接綫金屬排在一塊絕緣板的上下面縱橫各釘寬在 8 毫米左右的銅片条，縱排12根，每根依次序視為 5 分、10 分、15 分……60 分。橫排24根，每根依次序視為 1 点、2 点、3 点……24 点。縱橫各金屬条交叉的地方，鑽孔貫通。在貫通的地方，用導綫相連起來，便是需要响鈴的时间，例如圖 1 所示，需要在 3 点 55 分响鈴，便在橫排第11根与縱排第 3 根交叉处連接起来。②点选择器 由24 塊小金屬弧片与选时針組成，每塊弧片所对的中心角为 $2\pi/24=15^\circ$ ，作为选择小时，即1点至 24 点之用。③日选择器 由 2 塊金屬弧片和选日針組成，作为选择工作日和星期日之用。星期日休息，不須要响鈴，当选日針指向紅格时，整个电路切断。④齒輪組 选时針和选日針的运行是由固着在 B 、 C 兩只附加齒輪上来完成的。圖 1 中 A 輪应与主鐘的时針軸銜接，时針走一周， A 輪随着走一圈。但 A 輪和 B 輪直徑比为 1:2，所以 A 輪走 2 圈。

選時針組成，每塊弧片所對的中心角為 $2\pi/24=15^\circ$ ，作為選擇小時，即1點至 24 點之用。③日選擇器 由 2 塊金屬弧片和選日針組成，作為選擇工作日和星期日之用。星期日休息，不須要響鈴，當選日針指向紅格時，整個電路切斷。④齒輪組 選時針和選日針的運行是由固着在 B 、 C 兩只附加齒輪上來完成的。圖 1 中 A 輪應與主鐘的時針軸銜接，時針走一周， A 輪隨着走一圈。但 A 輪和 B 輪直徑比為 1:2，所以 A 輪走 2 圈。

(下轉第34頁)

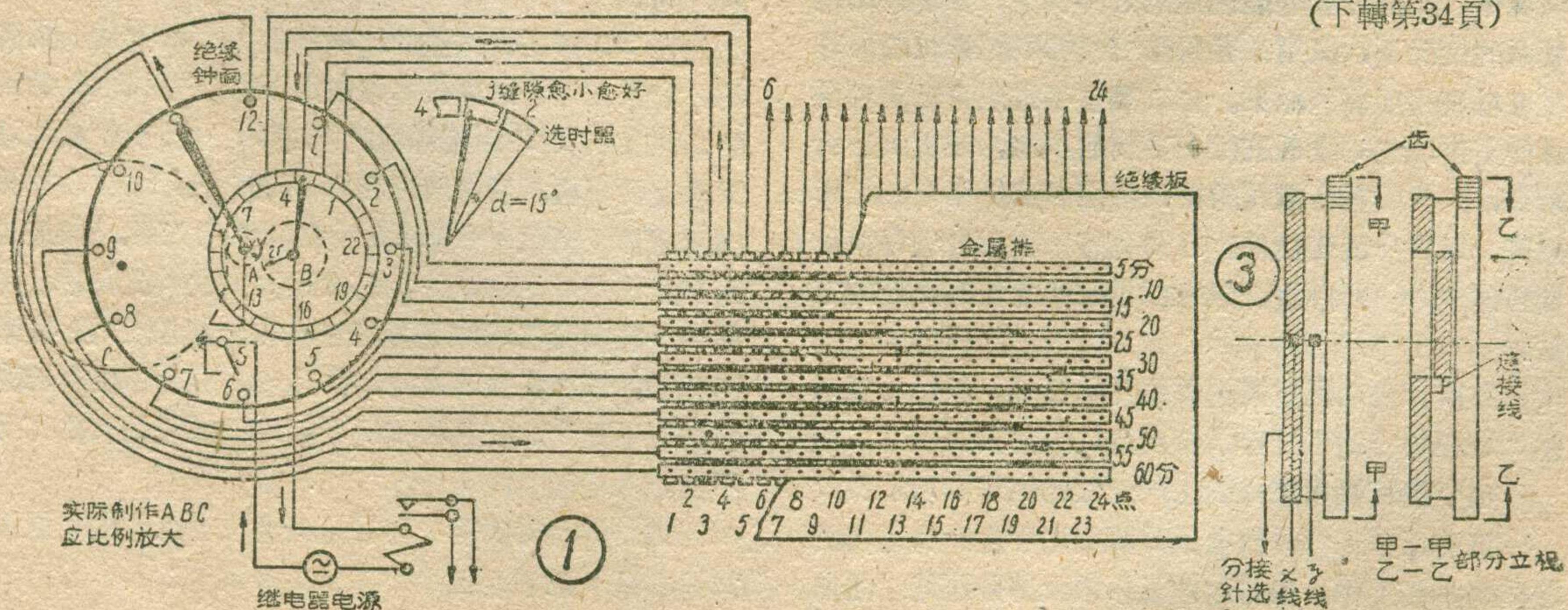

生产过程自动化中的电子计算机

(苏联) A. 费尔德巴乌姆

为了实现生产过程全盘自动化，必须解决自动控制的复杂问题。随着自动技术的发展，控制定律便越来越复杂。控制跟复杂、迅速、精确和自动的计算有了密切联系。计算机被用来作为自动装置的控制部分。

计算机在自动技术中可以有下列用途。

求解繁复的数学问题 这通常是在计算和设计自动装置中所不可少的。

控制装置的调整 这项工作一定要在由控制装置和被控物体构成的闭合系统中进行。控制装置先跟物体的模型——多半是电子模型相连接。在物理本性和结构方面，模型和实际物体可以相差很多，但是它的输出量值与输入量值间的依从规律是和实际物体一样的，换句话说，它的演算律和物体的相同。控制装置在这样的闭合系统中进行调整，然后把调整好的控制装置装在实际物体上。被控物体的模型不但在调整控制装置时十分有用，而且在设计它的时候也很有用。

电子计算机用作自动装置的控制部分 采用复杂的控制演算律，可以使各自独立的生产过程相互协调起来。例如，在化工企业的个别设备中出现了就某种意义来说，能获得最好的结果（生产率最高，生产过程最快，原料、电力或者燃料最省）的生产过程的可能性。这样，被控设备就能工作在最佳状态。

往往有这样的情况，事先不知道应该怎样控制生产过程，以获得最佳工作状态。有时候设备的特性可能产生预计不到的变化，因此无法事先算出最佳控制演算律，并把它放进控制用的计算机中。在这种比较复杂的情况下，使用具有所谓“自动调整”系统的计算机可以获得所需的结果。自动调整系统象自动实验员那样工作，它对设备进行一系列的试验，分析试验的结果，并找出符合逻辑的结论，控制演算律应该怎样改进，以获得最佳结果。自动调整系统用自动寻找最佳控制演算律的办法，“学会”了控制设备的更好的方法。

目前，自动调整系统还刚刚开始发展。但已为复杂生产过程的自动化开辟了特别宽广的前景。

电子计算机用来控制生产过程的例子和可能性

目前正在寻找电子计算机用于生产自动化的途径的紧张工作。但是这些工作绝大部分还处于用电

子模型来设计和研究生产过程或者制作控制装置的雏形的阶段。作为一个例子，我们讲一讲生产中第一批使用的其中一种系统——钢管焊接机的控制系统，它是苏联科学院自动技术和遥控力学研究所研制成功的。这种系统的电路如图1所示。


钢板卷成管子，接缝III用电流I来焊接，电流通过压紧在管子上的滚轮 P_1 和 P_2 而加到管子上。在焊接过程中使接缝

保持一定的温度 θ ，能获得均匀而质量良好的焊接缝。为了使这个温度不变，电流I依靠调节器而保持恒定不变。这个调节器能保证电流

I和调节器输入电流 I_0 相等。但是，温度 θ 还可能随其它因素：管子的厚度 δ 、管子表面的特性、金属的性质等等而变化。 θ 和管子厚度 δ 的依赖关系最为重要。为了把这个关系考虑进去，管子的厚度用测量仪表H测定，并将测定的结果送进计算机中去。在计算机的输出端便出现对电流 I_0 的修正电流 ΔI_0 ，补偿厚度 δ 变化的影响。这个修正考虑到从测定 δ 的瞬间起到测得的 δ 到达焊接滚轮 P_1 和 P_2 的滞后时间。

在 ΔI_0 修正公式里的比例系数k，事先是不知道的。它是在电子计算机本身中用下述方法自动确定的。测量仪表T测定焊接缝的温度 θ ，并把测量的结果送进计算机。后者将 δ 和 θ 的读数进行比较，并算出所谓修正函数—— δ 和 θ 变化的依从关系。如果这两个量值是互相依从的，那么比例系数k便自动地朝某一个方向变化。如果弄清楚 δ 和 θ 的变化没有牵连关系，那么，很明显的，是其它的因素影响 θ 的变化，而不是 δ 。在这种情况下，比例系数的大小保持不变。

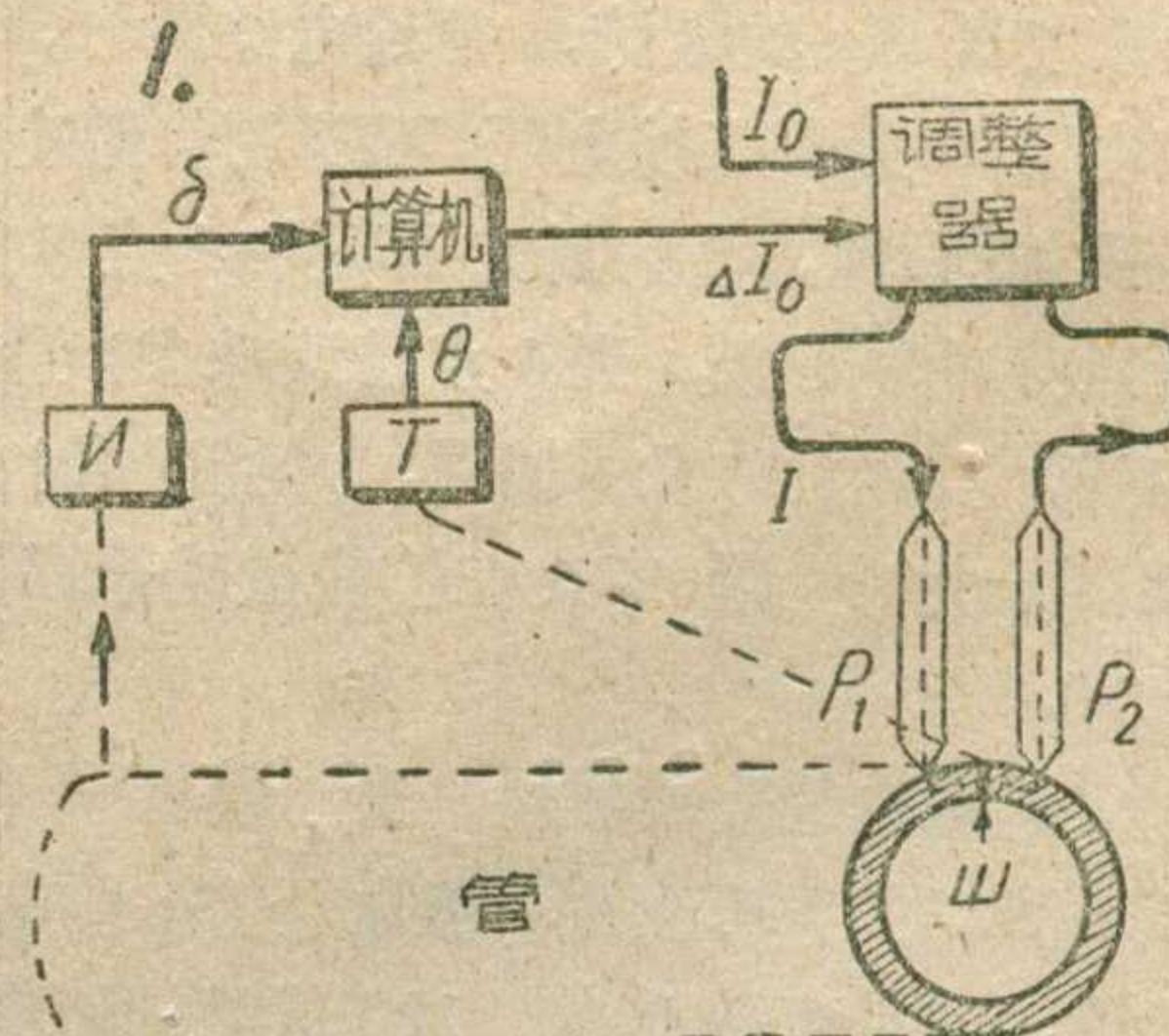设备的运转表明：与普通的调节电流I的装置相比，温度 θ 的波动减小为原来的 $\frac{1}{3}$ 到 $\frac{1}{10}$ 。



控制煉鋼電爐的電子計算機可以作為另一個例子。計算機補足加進電爐的電功率，即以緊跟着的增大功率來補償功率的偶然減小（或者反過來以緊跟着的減小功率來補償功率的偶然增加），使得在一定時間內往電爐里加進嚴格控制的一定的能量。結果，煉鋼過程的結果隨每爐而變化的幅度減小。這時，正如運轉所表明的，煉鋼時間縮短20%。

自動最佳系統是自動調整系統的一種，它能自動地找出某一量值的最大值或者最小值。這種系統的最簡單的形式是極大系統，它能自動找出參量 x 的函數 y 的最大值（圖2）。

假定可以找出柴油機的最大功率或者效率與單位時間內輸入的燃料或者空氣間的關係。在電爐裡，可以找出其中發出的電功率與電極的電流間的關係。在

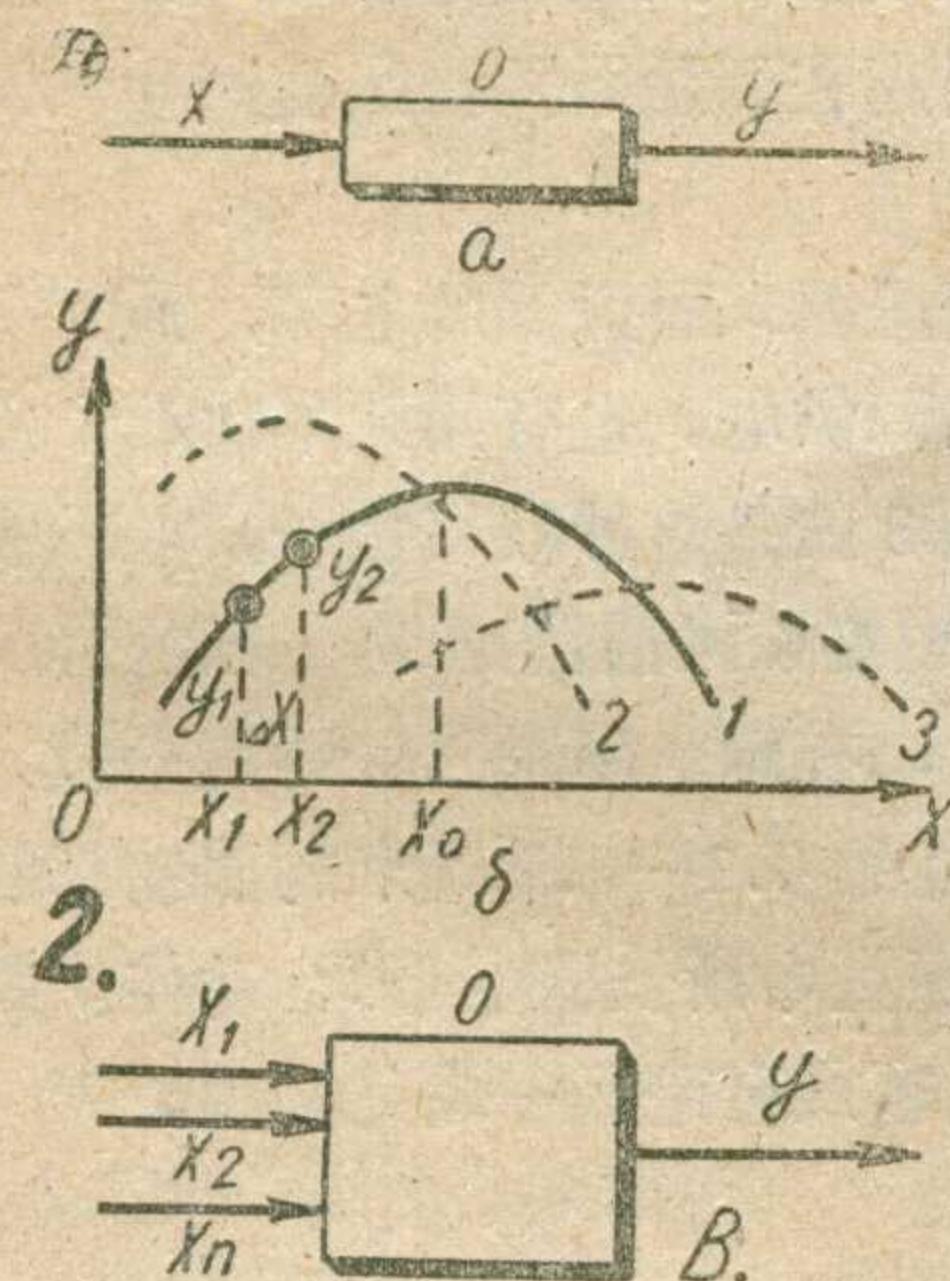


圖2.a中，設備的輸入端以字母 x 表示，而輸出端以字母 y 表示。要求自動選定這樣的量值 x ，使輸出量值 y 為最大。

如果 y 對 x 的依存關係是始終一樣的（見圖2.6中的實線），那末一下子便能選定這樣的數值，即 $x=x_0$ ，這時 y 為最大。但是，假定曲線 $y=y(x)$ 慢慢地作不能預見的變化。例如，曲線可以佔據曲線2或者3的位置（見圖2.6）。在這些條件下，需要自動尋覓最大值。計算機控制設備的演算律應該這樣來編制。設在最初的瞬間 $x=x_1$ ，最大系統進行試探動作，將 x 增大量值 Δx 。現在量值 x 變得等於 $x_2=x_1+\Delta x$ 。這時測定 y_1 和 y_2 的數值。如果 $y_2-y_1>0$ ，那麼很明顯的，應該繼續增大 x 。如果 $y_2-y_1<0$ ，那末應該減小 x 的數值。工作動作結束後，重新進行試探動作。最後， x 的數值移到相應於 y 最大值的頂點。

如果設備0的輸出量值 y 跟幾個輸入量值 x_1, x_2, \dots, x_n （見圖2.B）有關，那麼演算律便複雜了。在這個情況下，必須對每一個變量 x_n 進行事先試探動作，以便弄清楚它們應該朝什麼方向變化才能接近最大值 y 。試探動作結束後，進行工作動作，以後再是試探動作等等。這種演算律也是在計算機中實現的。基於這一原理的例如控制化學設備的系統，可以自動改變濕度、壓力、送料，總之一系列的輸入參量，以

便獲得最大生產率或者產品的最佳質量，或者單位產品的最低成本。這時，常常要求遵守附加的條件，例如，蒸汽的消耗不能超出一定的限度，副產品的質量應該在一定的範圍內等等。控制化學設備的計算機，在自動尋覓主要輸出量值的最大值時，也可以考慮這些附加條件。

目前，這種裝置已由蘇聯科學院自動技術和遙控力學研究所研製成功，並在實驗室的條件下進行試驗。


圖3示出自動系統的方框圖，其中包括控制設備O和自動最佳器A.O.：後者自動地改變設備的輸入量值——變量 x_1, x_2, \dots, x_n 。在設備的輸出端測量要求達到最大值的（或者最小值，看需要而定）量值 y ，以及一系列的量值 H_1, H_2, \dots, H_m ，它們不應該超出某一允許範圍。

自動最佳器既可以用來加快計算和使計算自動化（例如，用電子模型選擇控制部分的最佳參量，控制部分的自動合成），也可以用來控制設備。如果對設備本身不能進行試探動作，會擾亂它的工作狀態，那末可以在設備的電子模型上進行試探動作，並將求出的變量 $x_1 \dots x_n$ 的數值送到實際設備上去。

因此，目前存在着使十分複雜的過程自動化的條件。然而，認為在自動化的道路上存在着嚴重的困難將是錯誤。為了實現複雜的自動化，必須克服一系列十分嚴重的障礙：如測量儀表不夠好，機械化的水平不夠，設備和工藝過程對於自動化來說不太適宜。現代的電子計算機在生產條件下的可靠性還不夠等。但在設計應用晶體管、磁性元件和其他元件製成的更可靠的計算機中所獲得的巨大成就，使我們能期待計算機的可靠性在最近的時間內不會再成為自動化中的嚴重障礙。

其他如自動控制的理論發展得不夠，也是障礙之一，儘管近年來計算技術取得了巨大的成就，但是在一系列的情況下，理論還不能指出怎樣編制最佳控制演算律，怎樣綜合由給定演算律控制的比較簡單和足夠正確的工作系統。今天，理論在許多情況下，是自動化發展中的薄弱環節，在理論方面還有許多要做。

（朱邦俊摘譯）

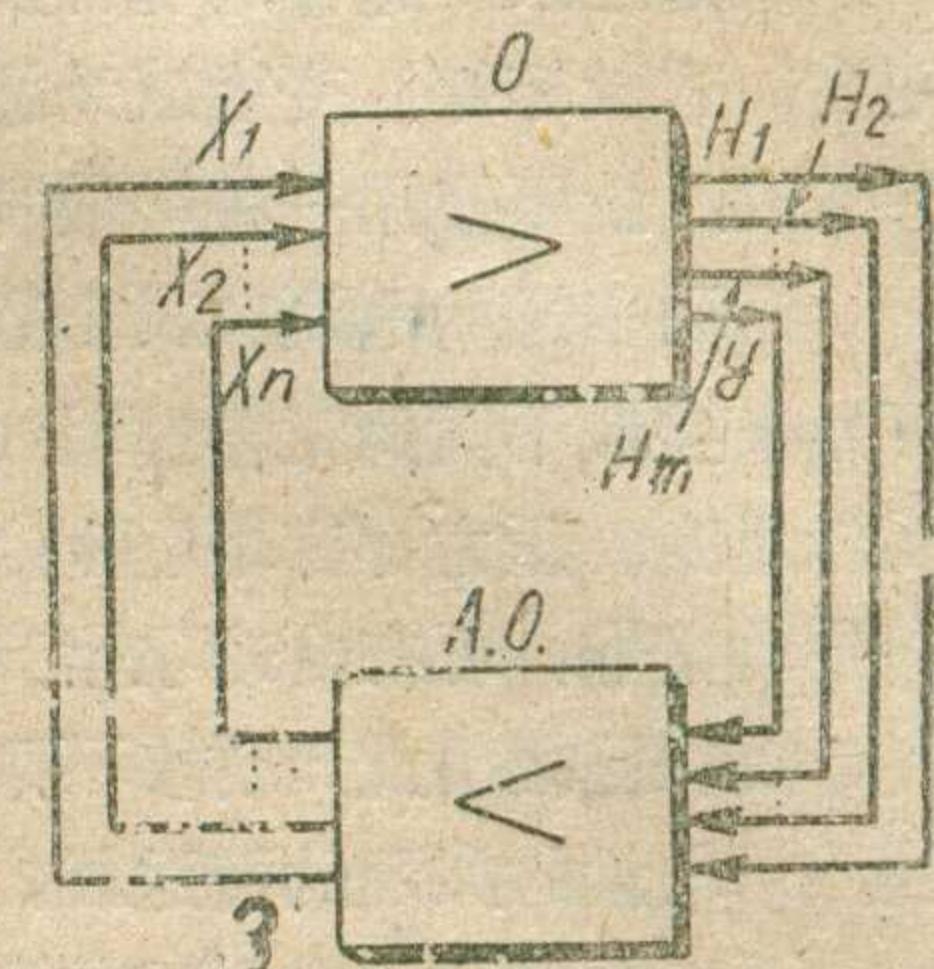

自动控制技术中的基本元件

发送器

(苏联) D. 阿格依金

自动控制和自动监测系统所要解决的基本問題之一，就是把某一过程的各种參量（溫度、压力、运动速度、重量等等）变换成为适当的电的信号。为了这种变换，就要使用一种叫做“发送器”的特殊装置。

借助普通的电测仪表由发送器所得到的电信号，可用来控制不同的工艺过程（在这种情况下仪表的度盤以溫度、压力等等單位刻度）。此外，由发送器所得到的信号，可在自动化生产中控制设备的工作。

現在已經研究出許多不同用途的、利用非电量变换成为电量的原理的发送器。

下面介紹一下在自动监测和自动控制系统中用到的发送器的基本类型。

温度发送器。热电偶是最簡單的由热能到电能的变换器。实际上热电偶发出的电动势每 100°C 在 1 到 4.5 毫伏范围内变化。

广泛应用具有大的溫度系数的綫繞电阻和半导体电阻作为溫度发送器。这种发送器叫做电阻溫度計。

綫繞电阻溫度計由細的导線做成。可和自动平衡电桥和电位計一起使用。

半导体电阻溫度計可作为热变电阻用，具有比綫繞电阻大很多的負溫度系数，然而稳定性小，不能耐高温。

測量較高溫度，可使用辐射高溫計和光学高溫計。和使用分米波或厘米波的無綫电辐射表。

位移发送器。为了检查物体在空間的位移和在不同机器的工作过程中机械另件的运动，可使用变阻器式、电容式和电感式发送器。它们和普通的可变电阻、电容器和电感的区别，仅在于結構的不同，具有高准确度並能在困难的条件下(湿度大、振动)工作。

圖 1 是使用最广的电感式发送器。当铁心 1 向箭

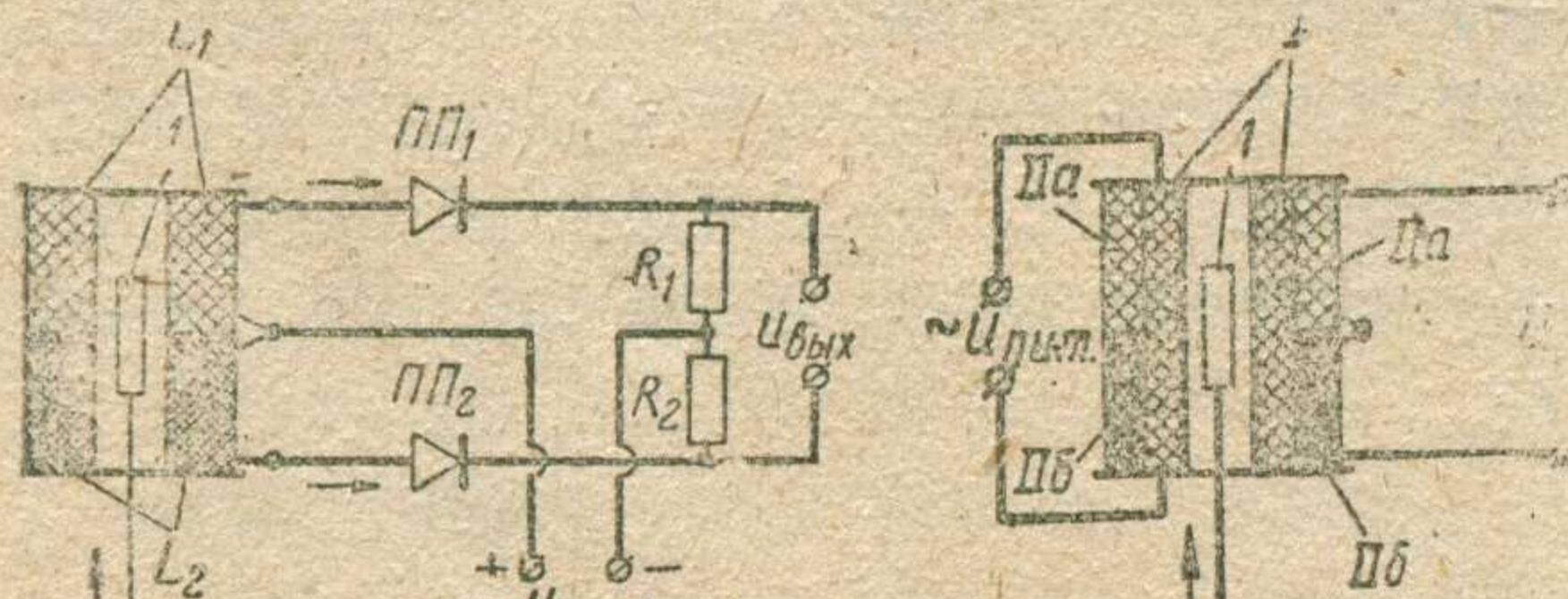


圖 1

圖 2

头示方向移动时， L_1 的电感增大，而 L_2 的电感減小，这就引起电桥的不平衡，并且在发送器的输出端产生和铁心移动成比例的电压。

变压器式发送器 (圖 2) 在結構方面和电感式发送器相似。铁心 1 由中間位置向上或向下移动时，使初级綫圈 1 和两个相对連接的次級綫圈 II_a 和 II_b 之間的互感改变，这就引起在发送器的输出端产生和铁心位移成比例的电压。

电感式发送器和变压器式发送器的电源，通常是由頻率为 50 周的交流电源供电。也有用頻率达几十兆周的电压的发送器。圖 3 就是这种綫路之一。电感綫圈和微調电容器 C_1 组成栅極振盪器迴路，細的屏蔽小籠形式的鋁制銜鐵 1，在两个串联連接的扁平綫圈 L_{1a} 和 L_{1b} 中运动，小籠的 0.1—0.2 毫米的移动都能引起栅極迴路的失調、振盪中断使繼电器 P_1 动作。圖 3 所示电路也可以和电容式发送器一塊兒使用。

在許多情况下

使用具有光電管、發光体和不透明的可动閘板作为位移发送器。为了測量放在不透明的貯存器中的任意物質的

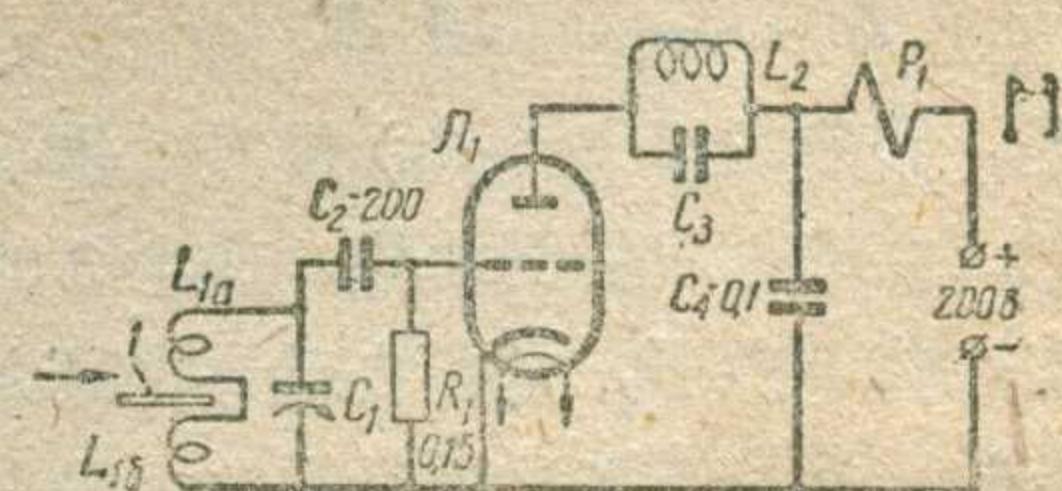


圖 3

水平面，使用由 γ 放射源和計數器組成的系統。

作为液面发送器所采用的系統，其工作原理基于测量超声波脉冲由容器底部到液面和由液面返回容器底部的时间。这种系統按动作原理和方塊圖來說和雷达或声波定位器相似。为了同样目的也可使用高頻系統，其基础是具有做成管狀的空腔諧振器的特高頻振盪器。随着管子向液体中的沉入，諧振器的諧振频率也改变。諧振频率可以直接測量或者借助两个进入在管子上所开的

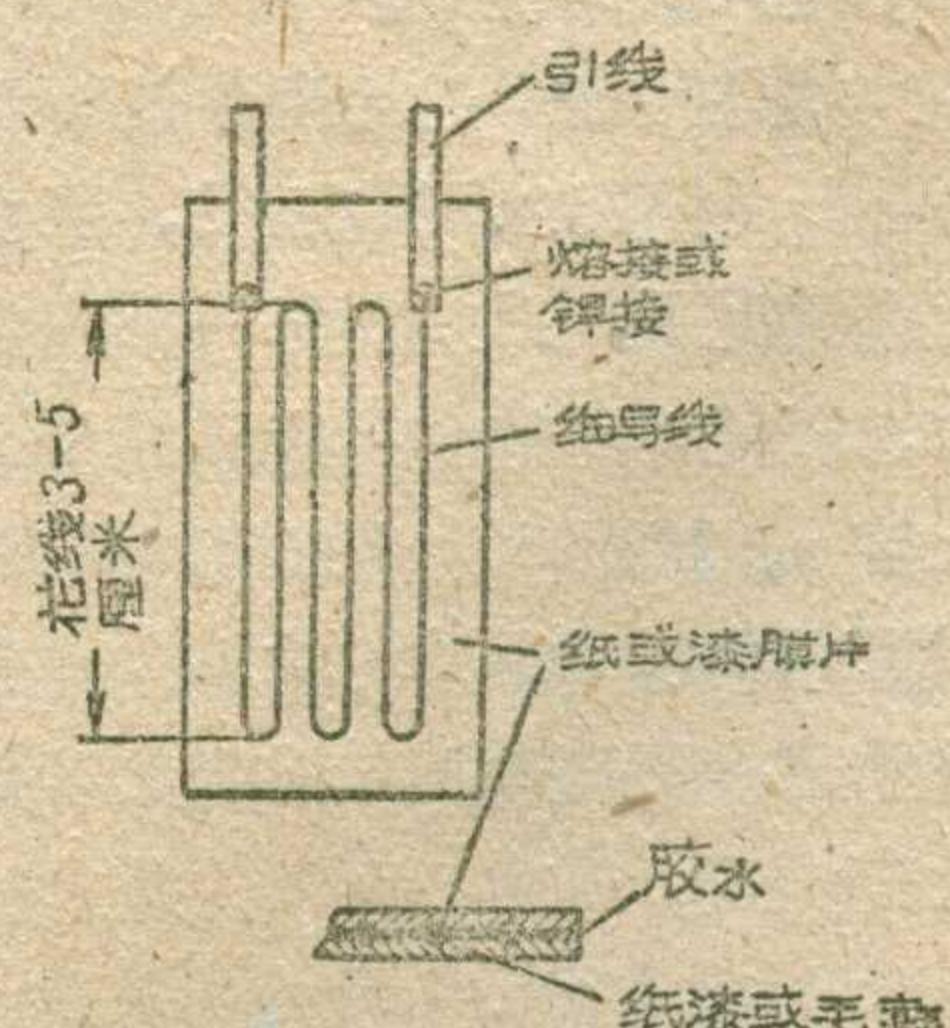


圖 4

縫隙中的探針來測量駐波的相移。

力發送器。為了把機械力變為電的信號可以利用附有反作用彈簧的電容式的、變阻器式的和電感式的位移發送器。在特殊的發送器類型中應當指出“張力發送器”。這種發送器的工作原理是金屬(半導體)的電阻在其變形時的改變(利用“張力發送器”的儀器即一般稱的“電阻應變儀”——編者註)

電阻的相對改變和發送器工作元件的伸長成比例
 $\frac{\Delta R}{R} = K \frac{\Delta l}{l}$ ，靈敏度系數 K 通常隨所採用的金屬的

不同在 2 到 12 的範圍內變化。

張力發送器可能是粘貼的(圖 4)和

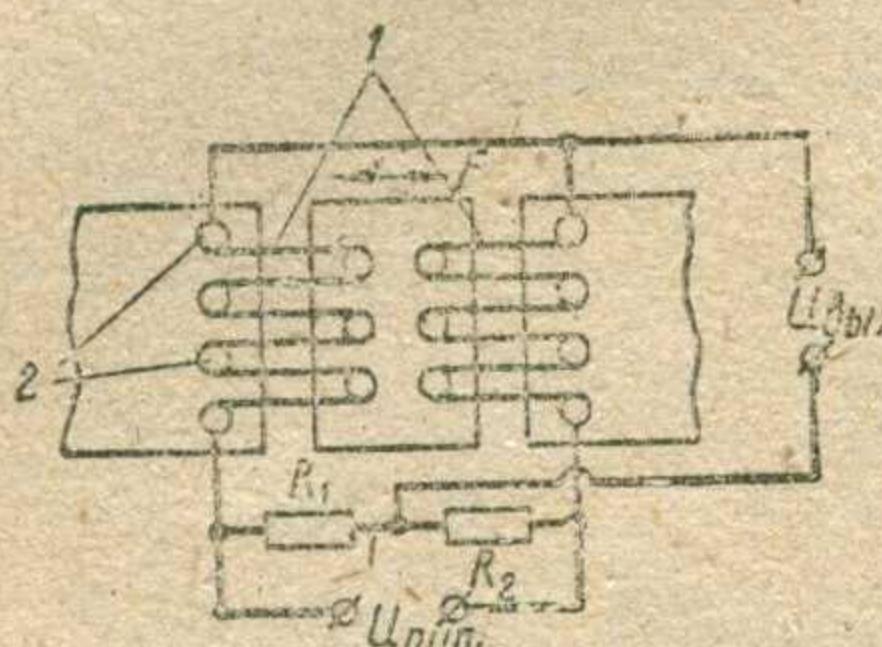


圖 5

不粘貼的(圖 5)。粘貼的是由紙或漆做成的膜片，膜片上貼有細的(0.02—0.04 毫米)做成拉直迴線形狀的導線。這種發送器粘貼在另件的表面，當另件變形時改變自己的電阻。發送器是接在橋式線路中的。為了消除溫度的影響使用具有小溫度系數的合金(例如康銅)，並且在相鄰橋臂接入第二個發送器，這個發送器不接負載或者貼在另件的變形具有相反符號的地方。近來開始使用細的箔來代替導線，用腐蝕的方法可由箔做成所需形狀的元件。箔發送器要可靠得多，並且有很大的靈敏度。圖 6 和圖 7 說明了用發送器來測量彈簧的變形和軸的扭矩。在測量扭矩的情況下，在軸上固定着由絕緣材料做成的管子，管子上放有來供給電源和取出輸出電壓的集電環。

不粘貼的發送器(圖 5)作成為兩個細的在絕緣架 2 中拉緊的系統 1。

張力發送器電阻的最大變化不超過 1%，因此為高阻式的(張力發送器電阻的平均值等於 200 欧姆)，一般將幾個發送器串連使用，測量時需要靈敏的放大器。半導體張力發送器有大幾十倍的靈敏度，然而其穩定性不高。炭精棒可作為張力發送器，其結構和炭精送話器相似。

為了測量力可利用鐵磁材料的導磁率和變形的關係(和磁致伸縮相反的現象)。按這種原理構成的發送器是一個具有鐵心的感受被測力的扼流圈。這種發送器的電路連接和圖 1 或圖 2 的電路相似。

補償式力發送器是很有趣味的。這種發送器由於

自己的準確度，大的輸出功率和沒有測量元件的位移，近年來應用很廣。圖 8 是這種發送器的電路之一。被測力由電動系統的動作平衡(和電動揚聲器相似)。當反作用力 F_1 和 F_2 不相等時，槓桿 1 產生由電感發送器感受的位移。這個發送器控制電動系統中線圈 2 的電流，使得建立平衡。這時線圈中的電流和被測力成比例。

可以用其它類型的位移發送器來作成這種系統。可以用電磁鐵或移動負荷的電動機來代替電動式系統。這種系統廣泛應用於壓力發送器、重量系統和其他裝置中。

旋轉速度發送器。測速發電機(由旋轉的永久磁鐵激磁的發電機)是最簡單的旋轉速度變為電流的變換器。測速發電機所發出的電動勢和被測旋轉速度成正比。為了測量旋轉速度還利用和變阻器式或電感式位移發送器組合在一起的離心機構。近來開始廣泛使用旋轉速度的頻率發送器。其中最簡單的結構如下：可動線圈放在裝有永久磁鐵的軸的附近。可以根據由於軸的旋轉而在線圈中激勵的脈沖的頻率來判斷旋轉速度。

加速度和振動發送器。為了測量加速度使用慣性類型的發送器(圖 9)。這種發送器由下列元件組成：支架 1，掛有負荷 2 的彈簧 3。當有加速度時，負荷由於慣性而使彈簧 3 變形，並產生相對支架的位移。在負荷和支架之間放有任何類型的發送器 4(例如變阻器式)。其電阻的變化和加速度的大小成正比。為了消除不應有的振盪，負荷附有空氣阻尼器 5。這種發送器可以很好地來測量位移的振幅和振動

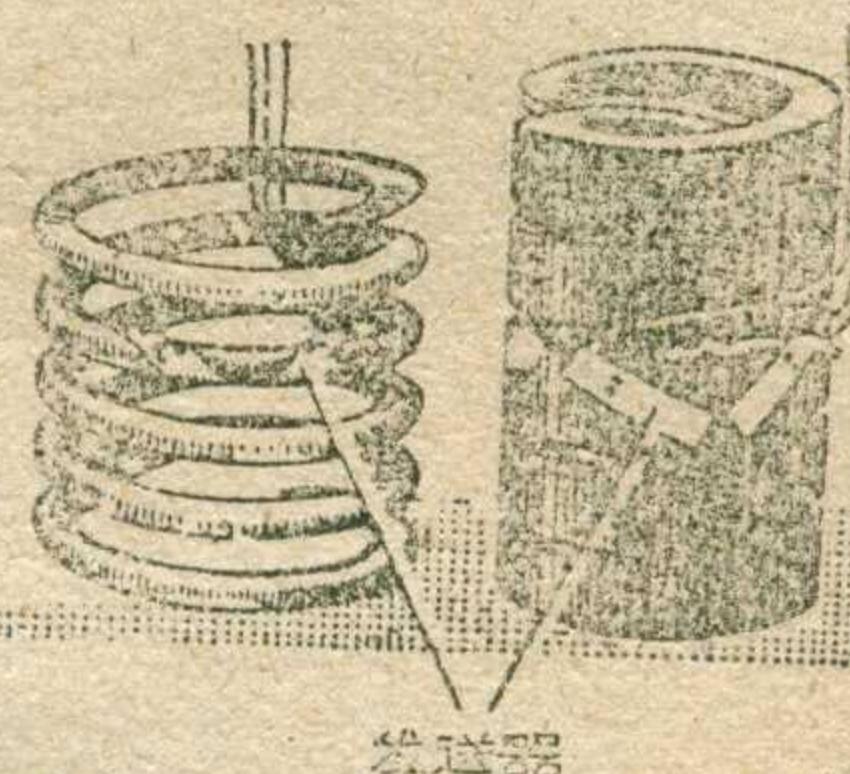


圖 6

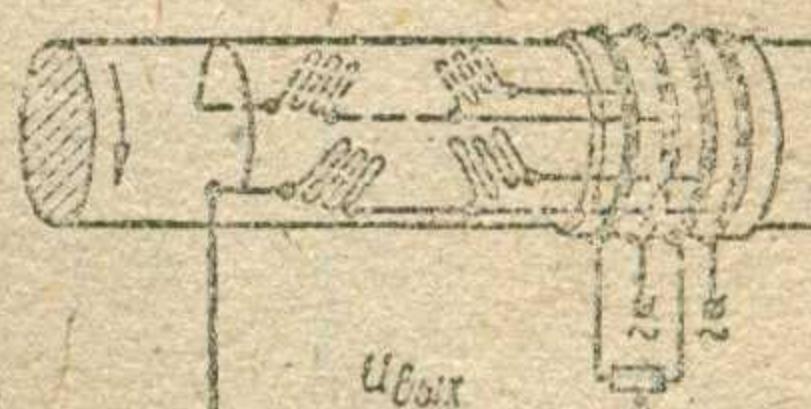


圖 7

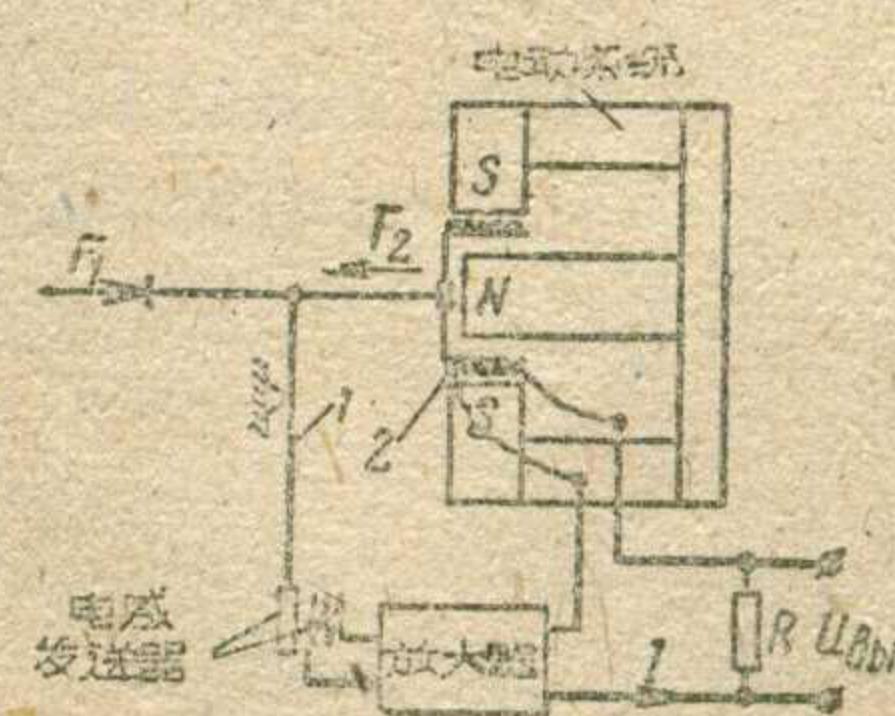


圖 8

時的加速度。

壓力發送器。氣體或液體的壓力是許多工藝過程的重要參數。為了測量壓力使用不同的彈性元件：

波形管(圖 10)，鐘形系統(圖 11)，U

型差動壓力計(圖 12)和其他的元件。在這些裝置中媒質的壓力變成位移或者力，然後借助某種發送器把

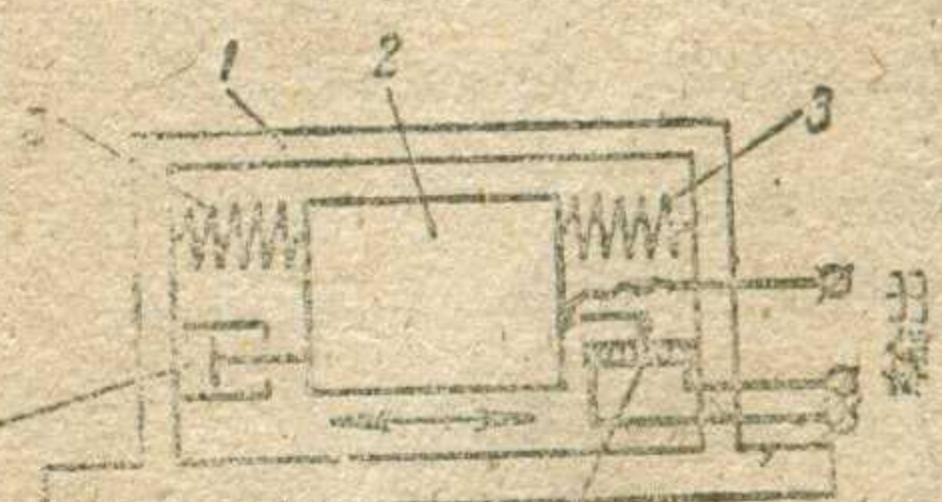


圖 9

机械力变为电的信号。

圖10是由波紋管和变阻器式發送器組成的系統。在被測压力的作用下波紋管变形，变阻器式發送器的电阻改变。

圖11是具有移动負荷的补偿（鐘形）系統。这里天平樑2 感受进到沉入到液体中的鐘下面的气体的压力差。控制触点4 的电动机使負荷移动，直到建立平衡为止。和被測压力差成比例的負荷的位移借助变阻器式發送器6 变成电的信号。

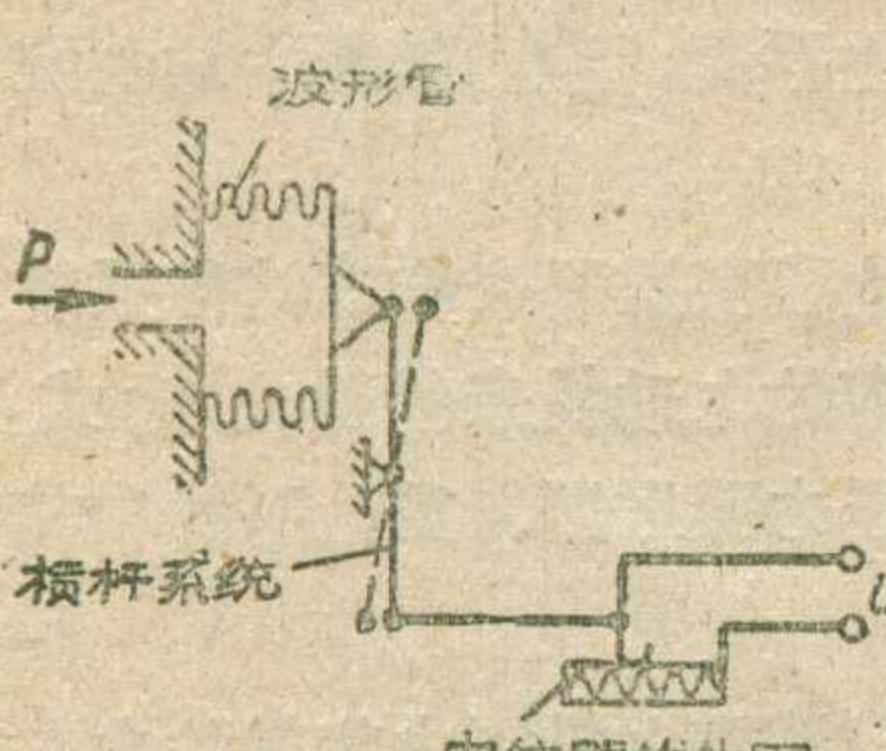


圖 10

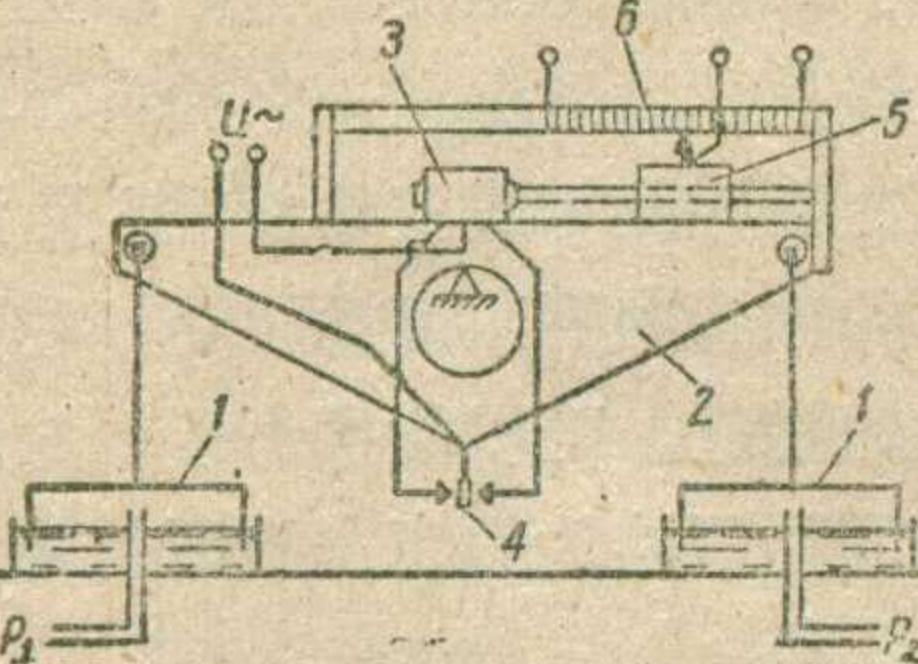


圖 11

电感式發送器的使用如圖12所示。

为了測量非常小的压力（例如，真空气度）可使用电离發送器，电离發送器是一个外壳用管子和检查容器相连的电子管。用特殊的裝置来测量和压力有关的气体分子的电离电流。

液体(气体)流量發送器。和压力一样，液体和气体的流量也是重要的工艺参数之一。在大多数情况下是根据放在液流或气流中的膜片上的压力落差来测量流量（圖13）。

一般还广泛采用有叶輪的流量計。和容积流量成正比的叶輪的旋轉速度借速度發送器变成电量。

近来出現了新的监测液体或气体流量的方法。在这些方法中應該指出的是超声波的方法。圖14說明了这种方法。兩個压电晶体 K_1 和 K_2 感受压电晶体 K_3 輻射的超声脉冲。因为声音由晶体 K_3 到 K_1 的运动和液流方向相反，而到 K_2 和液流方向一致，故所接受的脉冲之間將移动一个和液体的运动速度成比例的周期。借助特殊的电子裝置可以測量这个时间位移。

电磁流量計的工作原理（圖15）建立在測量当导电液体在磁场中运动时在导电液体中所感应的电动势的基础上。在管 1 中（沿管 1 有液体流动）放有两个和放大器連接的电極 2。管子放在交流电磁铁 3 的兩

極之間。在这种系統中，当磁场强度为 2—5 千奥斯特时所能取得的电动势大約为 10—15 微伏。

粘度發送器。通常利用沉在被試液体中的园鼓来測量液体的粘度。园鼓由电动机帶着旋转。測量电动机綫圈所需要的电流，根据媒質的制动动作来确定粘度。另外还研究出了振动式粘度發送器。在振动式發送器中測量放在被試液体中的彈性薄片机械振盪的衰減速度。

湿度發送器。大家已經知道几种有不同結構原理的湿度發送器。由兩個接入特殊的桥式線路中的电阻溫度計所組成的干湿球溫度計式發送器应用極广。

其他如用毛髮湿

度計可借头髮的伸長而用位移發送器来測量。

最近几年来电解式發送器应用很广，电解式發送器是一个作成膜片形狀的餳鹽电阻。湿度的改变引起膜片电阻的急剧改变。

溶液濃度發送器。溶液的濃度可以按溶液的密度或导电性来測量。最簡單的是測量兩個电極間导电性。通常利用桥式線路作为这种測量裝置。还一种無电極的測量溶液濃度的發送器，这是一个用交流的沉入液体中的电感綫圈。在磁场的作用下液体中的綫圈产生感应电流。这些电流的大小（也即是綫圈的阻抗），由液体的导电性（溶液的濃度）决定。

气体分析器。为了控制許多工艺过程必須連續測量混合气体的成分。广泛使用气体分析器。有一种气体分析器是測量混合气体的导电性的就是一种典型例子。由电流加热的鉛导綫繞成的螺旋綫放在很大的滑車上。螺旋綫組成电桥的两个臂，一个螺旋綫放在密封箱中，气体圍繞另一螺旋綫流动。当气体导电性下降时，电桥过热，平衡破坏。（治竹君摘譯自苏联“無綫電”杂志 1959 年第 10 期）

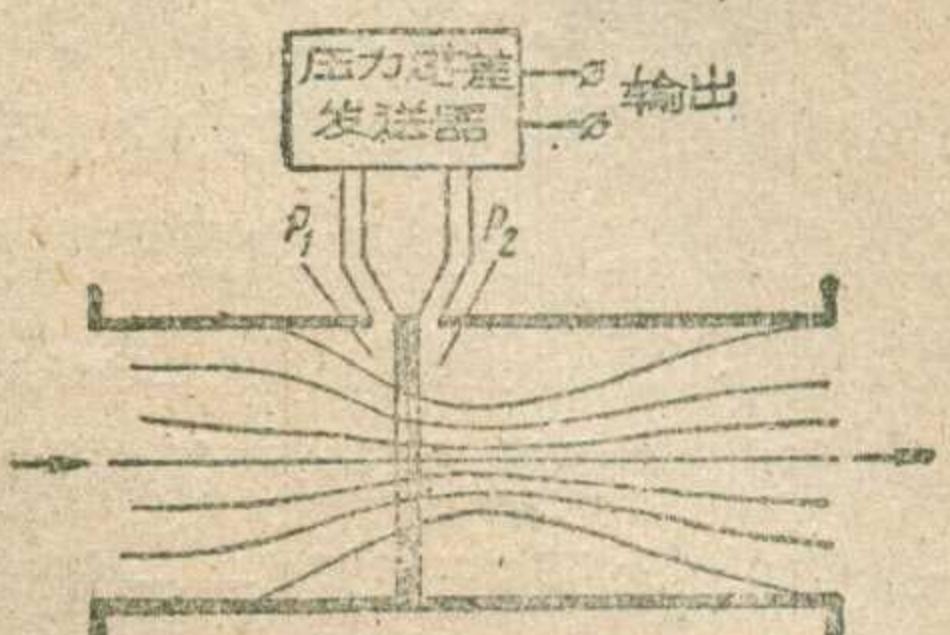


圖 13

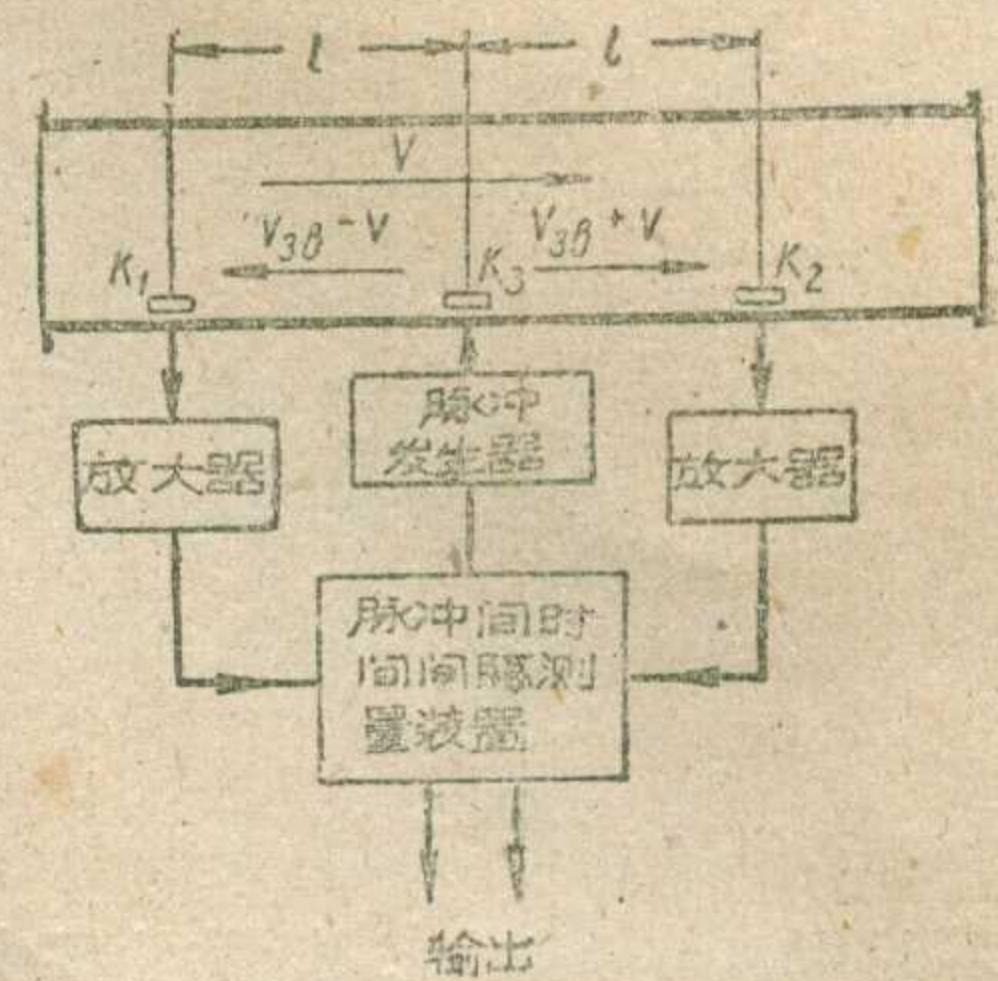


圖 14

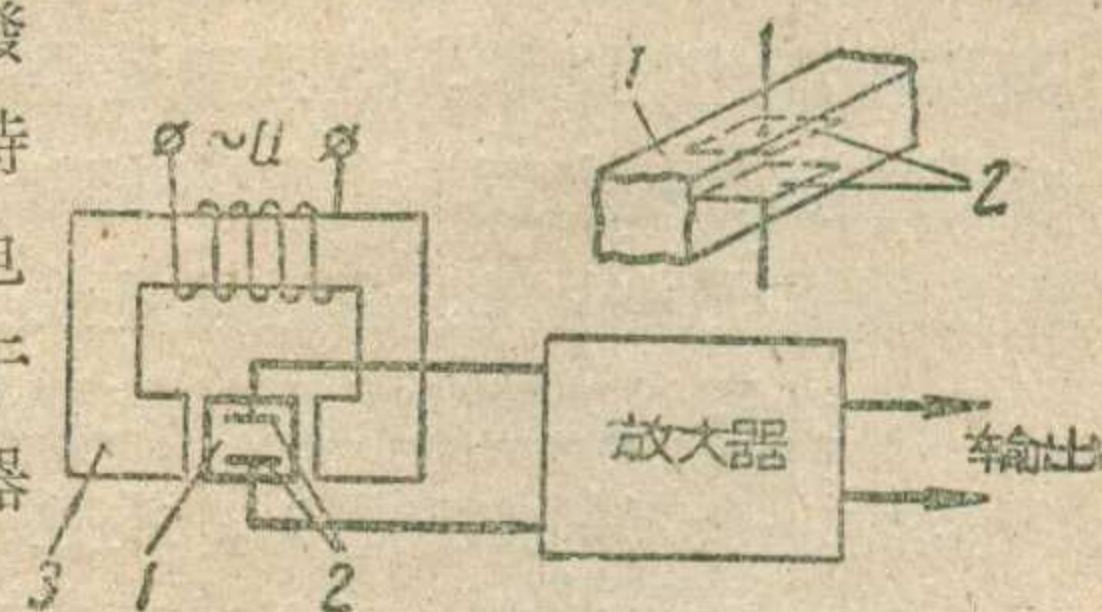


圖 15

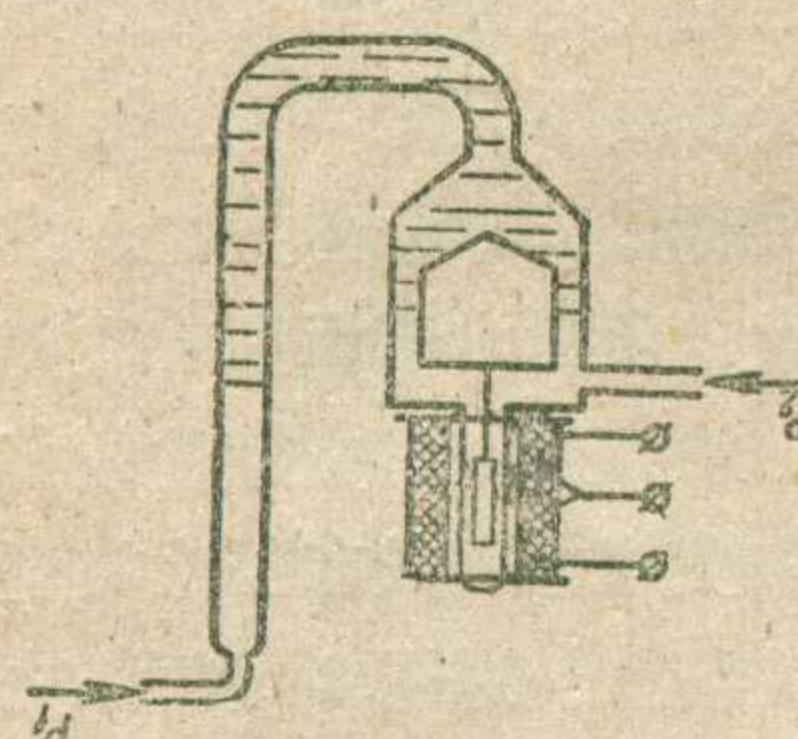


圖 12

我國電真空器件、離子器件和 半導體器件型号命名方法

电信工业局标准化室

建国以来，我国电真空制造工业，在国家和党的重視和正确领导下，迅速成長，特別在大躍进中，在总路綫的光輝照耀下，貫徹了中央工業与地方工業同时並举，大、中、小結合的方針，更取得了飞躍的發展，目前各种型式的电子管、离子管及半导体器件已經能够大量生产，根本改变了以前电子管只能依賴进口的落后状态。

随着我国电真空工业的高速度發展，电真空器件种类型号日益增多，無論在生产和使用上，客观形势都要求，对我国生产的电真空器件、离子器件和半导体器件須有一个統一的型号命名国家标准。第一机械工业部电信工业局根据上述情况，从 1958 年下半年起就开始研究和起草关于我国电真空器件、离子器件和半导体器件的型号命名方法草案，經過一年多時間的醞釀，广泛征求了各有关方面的意見，並邀請我国專家举行會議，討論、修改和补充。目前这个命名方法已經有关部门批准，成为我国無線电專業标准，从本年 5 月起在無線電工業部門內逐步推广。标准的名称为“电真空器件、离子器件和半导体器件型号命名方法”，編号 NE 0.010.002。

电真空器件、离子器件和半导体器件型号命名方法根据汉语拼音方案的原則，采用拉丁字母作为型号的代号，並力求使产品型号簡單明了，便于記憶和使用，同时也考虑了，我国过去在电真空产品中習慣采用的代号。相信这一新的命名方法推广后，对我国無線电电子学的發展將会起到积极作用。

电真空器件、离子器件和半导体器件，种类繁多，按照用途，大体上可分为下列几类：1. 整流管；2. 收信放大管；3. 功率管和調制管；4. 电子射綫管（包括示波管，电视显像管和攝像管）；5. 光电管和光电倍增管；6. 充气管（包括稳压管，稳流管，引燃管，閘流管等）。

电真空器件、离子器件和半导体器件的型号命名方法內容如下：

① 电真空器件、离子器件和半导体器件的型号由下述四个部分（按照自左至右排列順序位置）組成。

② 在收信、放大管，收信、放大管电源用整流二極管，小功率整流二極管，閘流管，稳压管和稳流

管的基本型号后，可附加电子管补充特性的代号如：高可靠性与高机械强度的电子管以字母 Q 表示；長寿命的电子管以字母 S 表示；脉冲电子管以字母 M 表示。

③ 电子管型号沒有代号的部分（除型号的最后一部分外）以一划（—）表示。

第一部分

类别	代表符号
發射管	F
長短波發射管（極限頻率达25兆赫）	FD
超短波發射管（極限頻率从 25 兆赫 到600兆赫）	FU
厘米波發射管（極限頻率在600兆赫 以上）	FC
脉冲發射管	FM
調制管	T
脉冲調制管	TM
速調管	K
行波管	B
反波管	BB
噪声發生管	FZ
真空高压整流二極管	E
真空脉冲整流二極管	EM
充气整流二極管	EQ
汞气整流二極管	EG
稳压管	WY
稳流管	WL
冷陰極閘流管	Z
充气閘流管	ZQ
汞气閘流管	ZG
脉冲充气閘流管	ZQM
引燃管	Y
放电管	R
諧振放电管	RX
超气压放电管	RQ
十进位計数管	O
光电管	GD
光电倍增管	GDB
光电二極管	GDE
光电晶体三極管	GDS
电測管	DC

第三部分

收信、放大管和供給收信、放大管 电源用的整流二極管	表示灯絲电压(伏)数 (如有小数时取整数部分)
电子射綫管(电子分配管,攝像管和 特种电子射綫管除外)	表示屏幕直徑或对角綫 長短尺寸的数(厘米)
电子分配管, 摄像管和特种电子射 綫管	S
半导体二極管	D
半导体三極管:	C
1. 点接触型三極管	M
2. 面接触型三極管	

第二部分

类 别	代 表 符 号
二極管	D
双二極管	H
三極管	C
双三極管	N
四極管	S
输出五極管和束射四極管	P
遙截式五極管和束射四極管	K
銳截式五極管和束射四極管	J
双控制栅变頻管	A
二次放射五極管	V
二極一三極管或双二極一三極管	G
二極一五極管或双二極一五極管	B
三極一五極管	F
三極一六極管, 三極一七極管, 三 極一八極管	U
調諧指示管	E
速調管:	
1. 放大的	F
2. 倍頻的	B
各类整流二極管(收信、放大整流 二極管除外)	表示类型序号的数字
引燃管	
各类閘流管	
噪声發生管	
稳压管	
稳流管	
半导体二極管	
半导体三極管	
光电二極管	
光电晶体三極管	
静电偏轉式示波管和显像管	SJ
电磁偏轉式示波管	SS
电磁偏轉式显像管	SX
特种电子射綫管(記憶电子射綫管)	T
攝像管	H
电子分配管	F
收信、放大整流二極管	Z

注: 各类發射管, 各类調制管, 行波管, 反波管, 各类放电
管, 光电管, 光电倍增管, 电測管——第二部分沒有代号。

类 别	代 表 符 号
各类發射管	
調制管及脉冲調制管	
各类放电管	
各类电子射綫管	
收信、放大管和供給收信、放大管 电源用的整流二極管	表示类型序号的数字
电測管	
光电管	
光电倍增管	
行波管	
反波管	
遠調管	
收信、放大管結構形狀的小功率閘 流管和冷陰極閘流管	表示外形的字母(見 第四部分中收信、 放大管部分)
稳压管	
稳流管	
半导体二極管	
半导体三極管	

註: 各类整流二極管(收信、放大整流二極管除外), 各类閘流管(收信、放大管結構形狀的小功率閘流管和冷陰極閘流管除外), 引燃管, 噪声發生管, 光电二極管, 光电晶体三極管和沒有变型字母的半导体管等沒有第三部分代号。

第四部分

类 别	代 表 符 号
各类發射管和調制管	表示强制冷却的字母: 水冷式: -S 風冷式: -F
光电倍增管	用字母表示变型管
各类整流二極管(收信、放大整流 二極管除外)	以分数形式表示, 其 分子是电流平均 值, 以安培表示(脉 冲电子管以脉冲电 流的数值表示); 分母是反向电压峰 值, 以千伏表示
引燃管	
閘流管(收信、放大管結構形狀的 小功率閘流管和冷陰極閘流管除 外)	
收信、放大管和供給收信、放大管 电源用的整流二極管(外型字母 代号):	
普通玻壳	P
陶瓷壳	K
“橡实”型	J
小型管($\phi 19$ 和 $\phi 22.5$ 毫米)	無代号
超小型管:	
1. $\phi 10$ 和 8.5 毫米	B
2. $\phi 7$ 毫米	A
3. $<\phi 4$ 毫米	R
鎮式管	S
盤封管	D
示波管和显像管	表示屏幕上各种螢光体 类型的字母

註：沒有变型字母的光电倍增管，速調管，行波管，反波管，各类放电管，特种电子射线管，摄像管，电子分配管，光电管，光电二极管，光电晶体三极管，收信、放大管結構形狀的小功率閘流管和冷陰極閘流管，噪声發生管，稳压管，稳流管，电测管和各类半导体管等沒有第四部分代号。

在各种用途的电真空器件、离子器件和半导体器件中，目前我国应用最广的为收信、放大管，現以收信、放大管为例，綜合上述四个部份的型号表示方法，列表說明如下：

第一部份	第二部份
灯絲电压的伏特数，並取其整数，例如1.2伏，2.4伏，6.3伏，12.6伏，分別以1,2,6,12表示。	表示类型代号字母例如二極管以“D”表示，三極管以“C”表示。
第三部份	第四部份
表示第二部份类型管中的順序号，用阿拉伯数字表示例如1,2,3,4,5等。	表示电子管外形，用字母表示，例如玻壳管用“P”表示，鎢式管用“S”表示。

举例：

1.	6	C	1	P
第四部份：普通玻壳管				
				第三部份：类型的順序号
				第二部份：單三極管
				第一部份：表示灯絲电压为6.3V
2.	1	J	2	B
第四部份：超小型管*				
				第三部份：类型的順序号
				第二部份：銳截式五極管
				第一部份：表示灯絲电压为1.2V


* 第四部份無代号时，即表示为小型管或称花生管、拇指管。

考虑到各工厂生产同一用途、同一特性，外型又相同的电子管，無論在使用、设备维护和修理中，須能互换並具有同一的型号等要求，在型号命名方法里，还相应的規定了各电真空器件、离子器件及半导体器件生产企业，在产品命名时，应向編号管理單位申請统一編号。

倍 压 檢 波


附圖是一个外差式接收机中检波級的倍压检波線路，按照这个線路的接綫，在(B)点取得的低頻电压振幅要比在(A)点上取得的增加一倍。因此在簡單的接收机中，特别是在不增加結構重量而要获得較大电压放大率的接收机中，采用这个線路是很适宜的。例如在使用一只6A2Π作变頻，一只6B8C五極作中放双二極作检波和自动音量控制，和一只6H1Π一半作低放一半作电源整流这样的三管超外差接收机中，检波后只有一級低頻放大，采用这个检波線路，便可得到較高的低頻增益。圖中D是一只晶体二極管，最好是用Δ2或Δ9型的半导体管，也可以用普通的固定或活动矿石。R₁、R₂可用300K至500K，C₁、C₂100至250微微法。R₃、C₃是接用調諧指示管的濾波电阻和电容。自动音量控制电压經C₄取自中放管的屏極回路，C₄可用50至100微微法。

(王緒榮根据苏联“無線電”杂志材料編写)

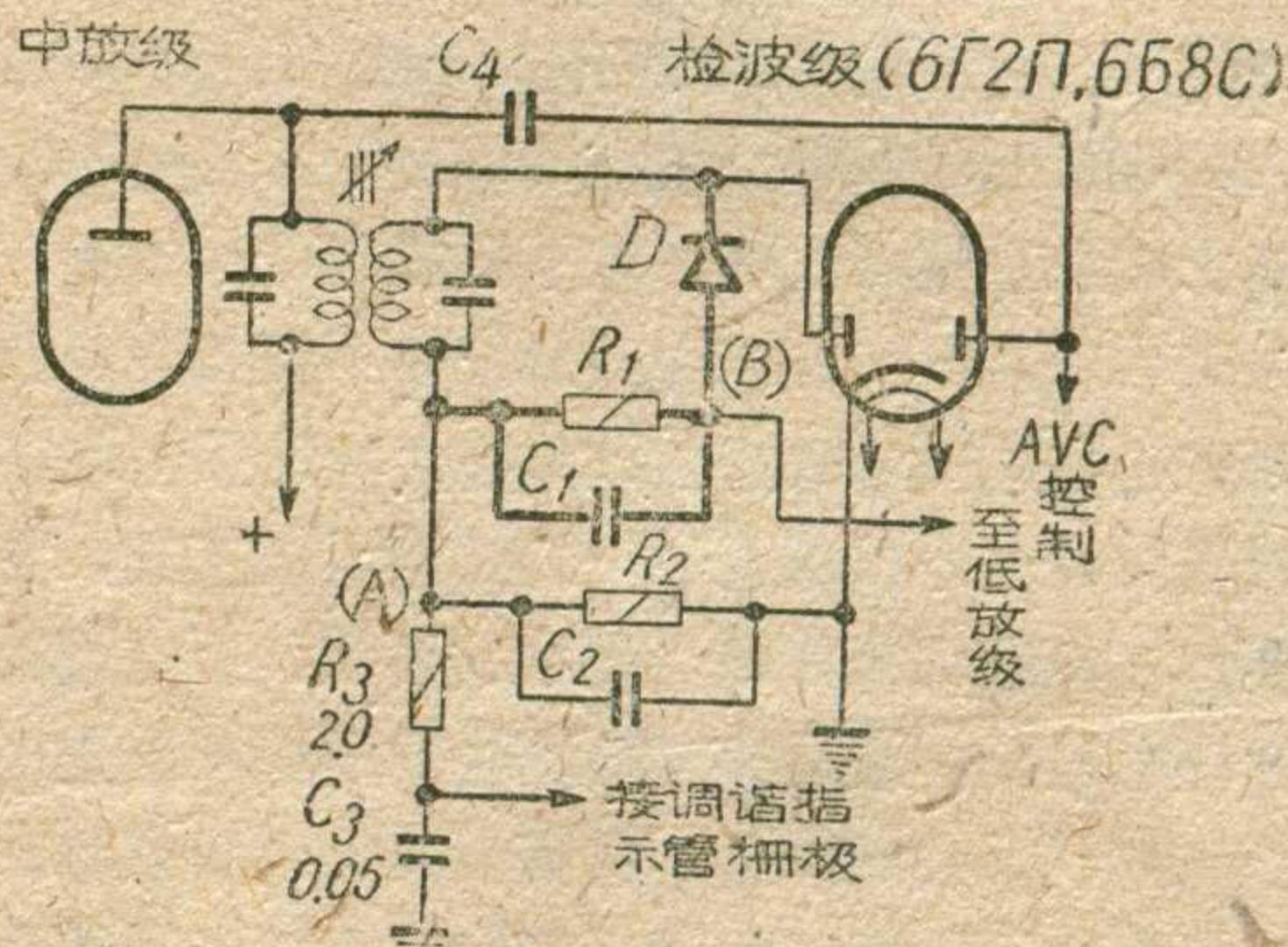

攜帶式小型錄音机

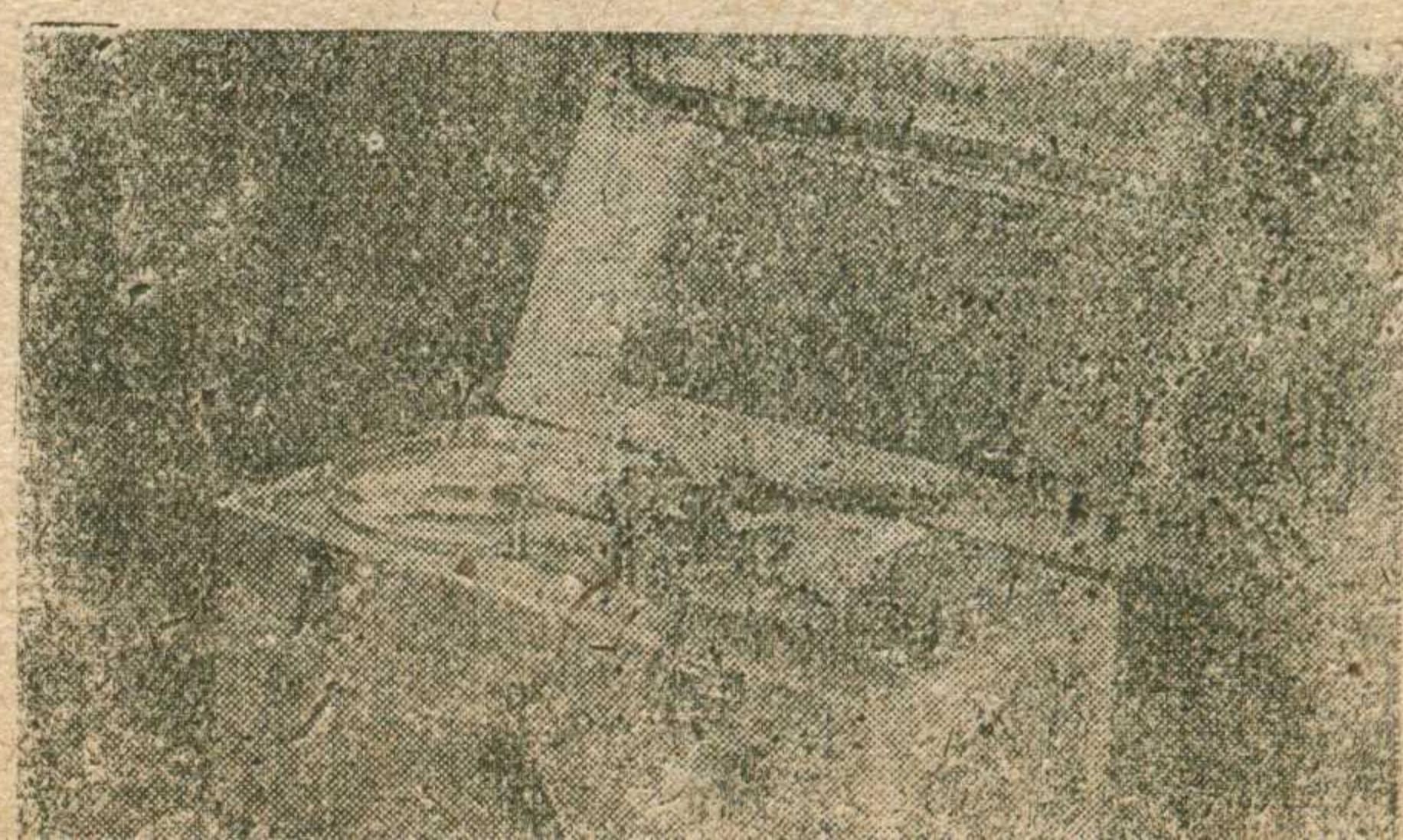天津市真美电声器材厂試制成一种攜帶式小型录音机。这台录音机長十三寸、寬七寸、高七寸，用的是干电池。在录音和放音之前，可搖动手柄把發条上紧即可。（新华社記者陈錫珍攝）





我是怎样在小型无线电台工作的！

青海省邮电管理局柴达木分局 于家琢

我所工作的地方——青海，是祖国十分可爱的地方，地下尽是宝藏。1955年初组织上派我带了小型无线电台跟着地质勘探队来到青海的柴达木盆地，亲眼看到了辽阔无边的大草原，一望无际的戈壁，心中有说不出的高兴。当我听到盆地将成为举世闻名的油海之后，我就和千万个首批参加柴达木盆地建设工作的同志們

一样，深深地爱上了这块地方，从而立下了在盆地“安心扎根，开花结果”誓作第一代“柴达木”人的志願。

回想五年前那时候在20多平方公里的柴达木盆地上，几乎荒无人烟，差不多没有什么道路，生活条件很艰苦，但所有这些困难都难不倒我们。我深深懂得越是在这困难的时候，无线电话通信越是重要。这里无线电通信还是唯一的长途通信工具，党的指示要通过无线电来传递，要水、要粮、要支援都离不开无线电通信，还有来自祖国各地支援开发盆地的同志们与他们亲人的联系，也要由无线电来联络。如果无线电台出了故障，电报不及时或有差错，就会给党和人民造成难以挽回的损失，影响到对盆地的建设和开发，甚至还关系到勘探开采人员生命的安危。所以我一直重视电报质量，爱护通信器材，在任何困难的情况下，都要圆满地完成党交给的通信任务。在严寒的冬天，帐篷里温度冷到零下30度，有时没有煤炭取暖，手冻得发不出报了，就把手放在嘴上呵一呵，双手使劲摩擦发热，或者在机器的电子管上烤一烤仍旧继续工作。当我胜利地完成一次探路任务或者看到我们第一个走过的地方井架林立的时候，心中有无比的快慰，也更加理解到自己工作的意义。

原来我只会报务，记得1955年夏天，有一次汽车在乱丘陵中行驶，无线电话机震坏了，如果我那时懂得机务，是不费什么劲就可以修好的，但我却束手无策，只得把机器送到相距一千多公里的酒泉去修理，往返花去半个多月的时间，使在深山旷野中的勘

編者按：于家琢是参加1960年全国邮电技术表演比赛大会的一个能机能报的小型无线电台通信标兵。他是青海省邮电管理局柴达木分局无线报务主任，原来是茫崖邮电局的无线电机报员。在党的培养和教导下，曾经在无线电通信中八个月作电报两万份未发生服务差错；在高产优质高速度竞赛中在两条电路上创造了月平均每小时作报40多份的记录。在一条龙竞赛运动中还与王运福一起，在兰州到茫崖的电路上，八个月未发生任何差错，达到质量全红、逾限为零的成绩，月月被兰州领导局评为“红旗电路”，并获得标兵电路的光荣称号。1959年他曾出席全国群英大会。

探队在这段时间内与上级完全失去联络。这一教训使我深深体会到一个无线电台的报务员多么需要机务知识。根据我们的条件，一部电台不可能在配备一个无线报务员之外再派上一名机务员，党教导我们要掌握多种技术，做多面手，因此我下定决心学习机务，立志成为无线电机报员。对机务我本来很生疏，但是我却有信心

去掌握它。不懂，我就死劲鑽，吃饭也想无线电路和电源问题，走路也琢磨电子管的工作原理，一面从书本上、说明书上学，一面从实际工作中摸索，不懂就问，向机务员同志请教，这样我终于除了能维护小型台以外，还能修无线电终端机，也能做操作无线快机等工作了。当我成为一个能机能报的机报员时，我心中是多么高兴呵！

在报务方面我也坚持勤学苦练，不断提高水平，在青海邮电技术表演赛中以19分17秒完成了55型小型台架设和拍发三份电报的联合作业，在收发报方面，我还经常注意记诵明码，能够以适当的速度，不经译电，直接看汉字拍电码，和听电码抄汉字。

根据我的体会，在报务方面必须加强整体观念，任何个人主义、本位主义必将给工作带来不良后果，造成机上纠纷多，电报逾限多，服务差错多。发报要力求点划清楚使对方抄收轻松愉快，不可拍花腔怪调。在机务方面要根据季节和日夜及其它情况灵活选用指定的频率，如天电干扰杂音大时可运用比较短的波长，要经常清洁爱护机器。我的机务和报务水平还是不高的，还要更好地学习。

我参加全国邮电技术表演赛大会，听了部首长的指示，更加明确了小型无线电台的重要作用，知道了小型机也要大搞技术革新，因此我更加热爱我的工作。今后我要更好地听党的话，哪里需要就到哪里去，哪里艰苦就到哪里去，决心把我的青春献给祖国的社会主义建设事业。

55型小型电台维修經驗

哈尔滨市邮电局無綫机务員 周宗杰

編者按：周宗杰在党的培养教育下，几年来在小型無綫电台的維护工作中，一直保持質量优良，保証了电路暢通無阻，并学会了报务，可以兼作报务員的工作。無綫报务員于家琢学会机务，机务員周宗杰学会报务，都是值得大家學習的良好榜样。周宗杰在維护机器方面有不少好的經驗，本刊特約請他撰写这篇文章。

55型收發信机是無綫电通信中的一种重要通信工具，广泛地使用在地質勘探、森林調查、水利防汛、气象以及其他部門。小型电台維护工作的好坏，直接影响到国家和人民的利益，因此我們必須做好小型机的經常維护工作，才能保証电路的暢通。


現在，將我在小型电台維护检修工作中的点滴經驗，介紹出来供大家参考。

一、天綫

架設天綫要注意通信的方向。有一次我們架設的电台天綫很高，机器也很正常，就是联絡不通。結果是天綫方向不对，变换天綫方向以后，就联絡通了。一般我們用的大多数是双極天綫，它的發射方向是和天綫的水平部分垂直的方向，如圖1中箭头所示。

遇到刮風下雨时，天綫摆动得很厉害，使輸出訊号不稳定。55型天綫外面是膠皮包的，容易受溫度变化的影响，热脹冷縮，遇到下雨天，天綫拉繩每因天

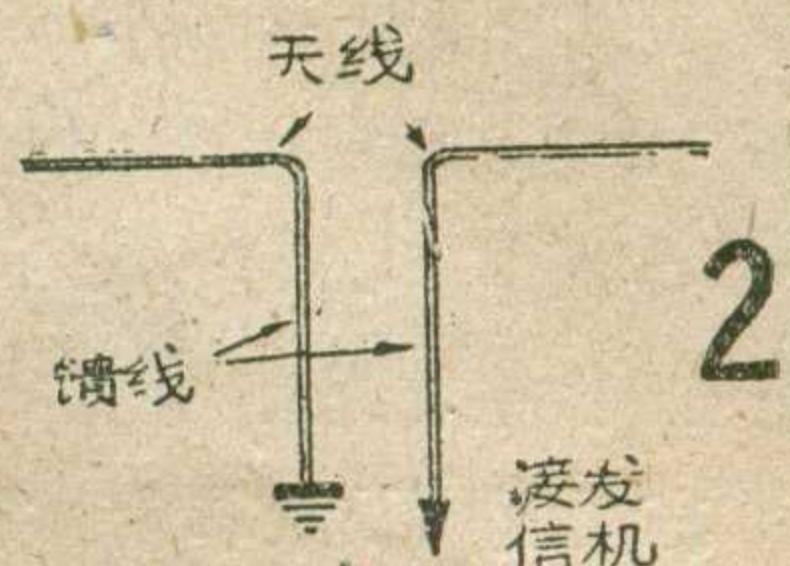
綫收縮而張斷，影响通信。我們采用圖1中的架法，裝了滑輪②就能使天綫經常保持水平，不需要維护人員經常去把拉繩拉紧或放松，裝滑輪③后更能使饋綫伸直不再摆动。



天綫上的避雷器，可用市場上买的双刀双掷开关，不用时將天綫通地。但在山林野外工作時，雷雨比較多，这种設備不能保証安全，可以把發訊天綫的兩根饋綫中的一根接地，另一根仍作天綫用，整个天綫便改接成倒L型（如圖2），就保証了通信。收信机可以把地綫直接接到天綫上，这样收信机的灵敏度虽然要降低一些，但同样能工作，並且很安全，雷电干扰少。

二、發信机故障的修理

發信机的2E22电子管有时容易损坏，原因是在

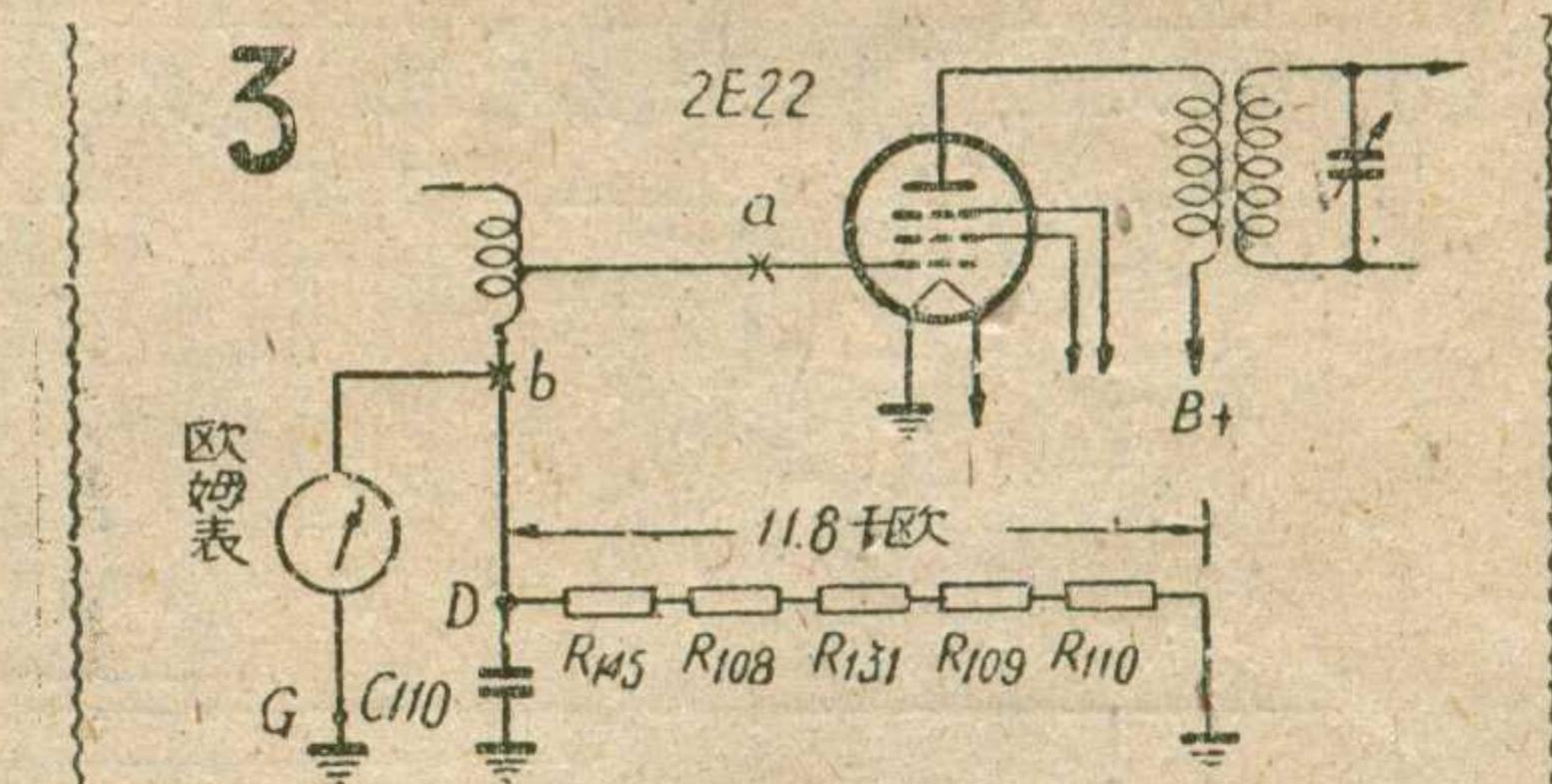


工作中报务員往往因急于通报沒有等手搖发电机电压达到适当值，就打电鍵。这时主振管沒有工作，2E22沒有激励（沒有负压），屏流很大，会损坏电子管。有时在工作中發現把电表开关扳向“栅流”位置时，搖動发电机，栅流表起落摆动兩三次后才保持正常。这种現象表明是2E22电子管已失效，需要更換。

有一次我遇到一种障碍是2E22管沒有栅流，检查各部分的电压都正常，V101和V102都工作，但2E22管的屏流很大。后来測量各点电阻时，才發現原来是2E22的栅極通地（如圖3）。測量方法是用歐姆表在b点和G点間測量电阻为零欧，栅極电阻有11.8千欧左右，电容器C110也是好的，波段开关都很正常。最后把a点和b点断开，測試a点与地之間

（下轉第39頁）

“秘书电话”机

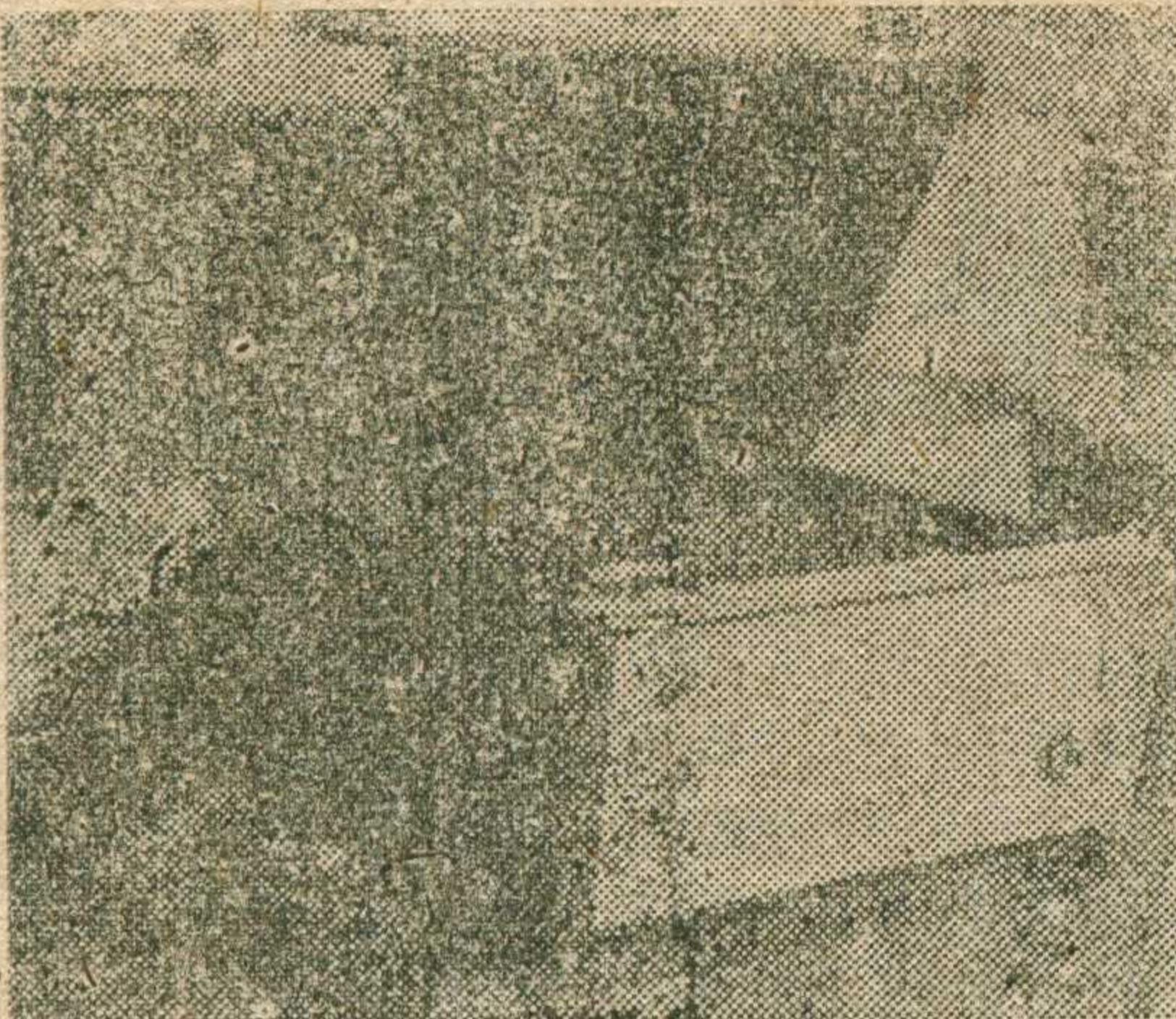

在党提出技术革命、技术革新的伟大号召下，南京邮电学院无线电系的同志們开动脑筋，試制成一种自动录音电话机，因为它能够在無人接电话时按照預先录下的言語自动应答，记录來話，录音完畢后並能自動將電話掛斷，所以称之为“秘书电话”机。这部机器只要再增添少量元件，还可以兼作录音、扩音、收音、會議電話等十种用途。

这部机器的全部线路如圖1。用作秘书电话时，动作分为四个步骤：第一步当外面打来电话时，振铃电流使本机做为开啓电源，使电子管灯絲加热等准备工作，铃响五、六次后無人接电话时，第二步开始，自动接下电话，进行放音，告訴对方無人接电话，请将


要講的話留下，这些答話是預先录制在磁帶上的。对方話畢，將電話掛斷时，本机完成第四步自动关闭电源，停止工作。本机录音磁帶下半部分專录对方來言，上半部分記錄放音答話。答話可以重复录下，各段中間留出長約六秒鐘的間隔時間，这样如果答話內容以后無須更动时，可以長久使用。磁帶上下兩部分各用录放音头一个，抹音头公用，平时放在下边，仅在录制答話时，才須將它移到上面。

本机用作秘书电话、录音机、收音机、收音录音（在收音时同时將广播节目录下）、電話录音（在通电话时，將兩方对话录下）、會議電話（将来話声音放大供多人收听）、扩音机（亦可放送唱片）答話录音、放音倒帶和答話試听等十項用途时各轉換开关的位置如附表。用作秘书电话的具体工作原理可分無人接話、有人接話兩种情况分別說明：

1. 無人接話

第一步驟：当振鈴电流自外線(在四区)輸入时，电鈴發声，同时繼电器 R_a 吸动。 R_a 的 3、4 接触， R_b 便吸动， R_b 1、2 接触，接通电源；使整流器开始工作，电子管灯絲开始加热。 R_b 的 3、4 接触起自保作用。

第二步驟：当屏流增至正常值时， R_c 才能吸动。

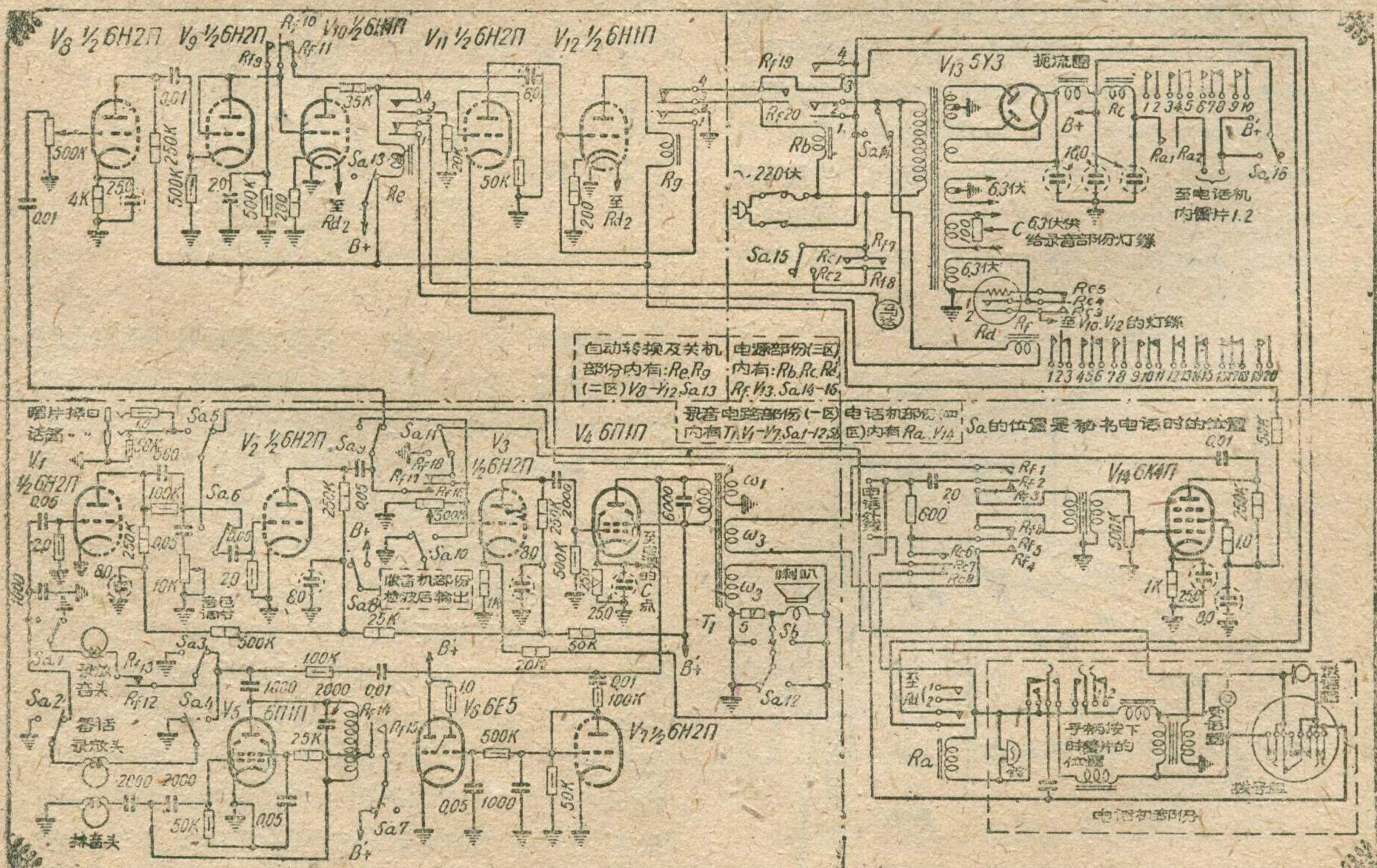

R_c 7,8 (在四区) 脱开, 铃声停止。 R_e 的 1,2 (在三区) 接触, 马达电源接通开始旋转, 同时 R_f 也吸动, 使电路适合放音要求。录在磁带上的答话经电子管 V_1, V_2, V_3, V_4 放大后经输出变压器 T_1 (在 1 区) 的 ω_3 至 R_f 1 和 4, 再经 R_f 2,5 及外线直达对方受话器, 对方就能听到秘书电话的答话。答话时音频经电子管 V_1, V_2, V_3 放大, V_9 整流, 使 V_{10} 具有一截止屏流的偏压, R_e 不能吸动。

第三步骤: 答话完毕时, 无音频输出, V_{10} 框电位增高, 屏流增大, R_e 吸动, R_e 的 3,4 接触起自保作用。 R_e 的 1,2 脱开, 使 R_f 释放, 电路转换成为录音电路。转换时间的快慢由 V_{10} 框极 RC 的乘积和答话信号的强弱决定。录音时, 对方来话经外线至 R_f 2 和 5, 又经 R_f 3 和 6 至输入变压器, 并由电子管 V_{14}, V_3, V_4 放大输送给录音头。同时 T_1 的 ω_1 中音频电流经 V_{11} 整流, 使 V_{12} 具有一截止栅偏压; R_e 不能吸动。

第四步骤: 对方话毕, ω_1 无音频输出。 V_{12} 框电位增高, 屏流增大, R_e 吸动, R_e 的 3,4 脱开, 使 R_f 释放, 电源不通, 全机停止工作。 R_e 1,2 的接触, 可使 V_{12} 工作稳定。为了要使下次答话完整放出, 磁带必须停止在答话的间隔空白部分, 因此在来话录音时, 磁带上的答话仍经 V_1, V_2, V_3 放大, 由 V_9 整流, 所得的负电压一併加在 V_{12} 的栅极上。所以对方话毕后, 还须候至磁带走到答话间隔部分, 栅压才提高, 使 R_e 吸动, R_f 释放, 本机才停止工作。

2 有人接话

① 电话铃响, R_b 吸动, 电源接通。这时拿起手柄可与对方通话。话机里簧片 1,2 脱开,

R_c 因直流回路不通释放。

② R_d 是一只热控继电器, 里面的电阻丝加热后能使金属片 1,2 接触, 作用是使电子管 V_{10}, V_{12} 的灯丝延迟加热, 使 R_e, R_f 不致在开始时便吸动。这时它的电阻丝受热, R_c 1,2 接触, V_{12} 灯

丝加热, 因无音频输入 V_{11} , R_e 吸动, R_e 的 3,4 脱离, R_f 释放, 本机停止工作。

在机器的结构里, 所用另件中, 选择十种用途的选择开关是由十六组簧片构成, 分别用 $S_a 1$ 至 $S_a 16$ 代表之。每组簧片有三片簧片, 相当一个单刀双掷开关。中间簧片为投掷片, 投靠的位置由面板按键控制。 R_b, R_f 都是 220 伏交流继电器。 R_f 各组簧片须加妥善屏蔽。 S_b 为单刀三掷开关, 一般情况下放在中央, 喇叭音圈是否短路由 $S_a 12$ 控制, 也可以由 S_b 控制, S_b 闸刀掷向右边能将喇叭音圈短路, 掷向左边, 喇叭可以放音。(本刊根据南京邮电学院学报材料编写)

(上接第 3 页)

上, 作出更加显著的成绩。


今年年初在北京召开的无线通信座谈会上提出了“无线通信质量赛有线”的响亮口号, 这口号非常振奋人心, 已经在全国无线通信工作者中得到普遍的响应, 这个口号反映了全国无线通信工作者的冲天干劲和昂扬的斗志。现在, 全国各地的无线电工作者正在为实现这个口号而顽强战斗, 许多地区并且已经初步做出了榜样。边远地区无线通信工作者, 让我们更高地举起毛泽东思想的红旗在总路线的光辉照耀下, 克服困难, 奋勇前进!

上海试制成功录音电话机

上海市中国自动电讯器材厂职工。试制成功一种录音电话机。当主人外出而外面有电话打来时。录音电话机就会自动告诉对方:“我是录音电话机。主人不在家, 你

有事对我讲。我可以传达”。并把对方说的话自动录下来。主人回来一按电钮就能听到刚才对方所说的话。

(新华社记者杨溥濤摄)

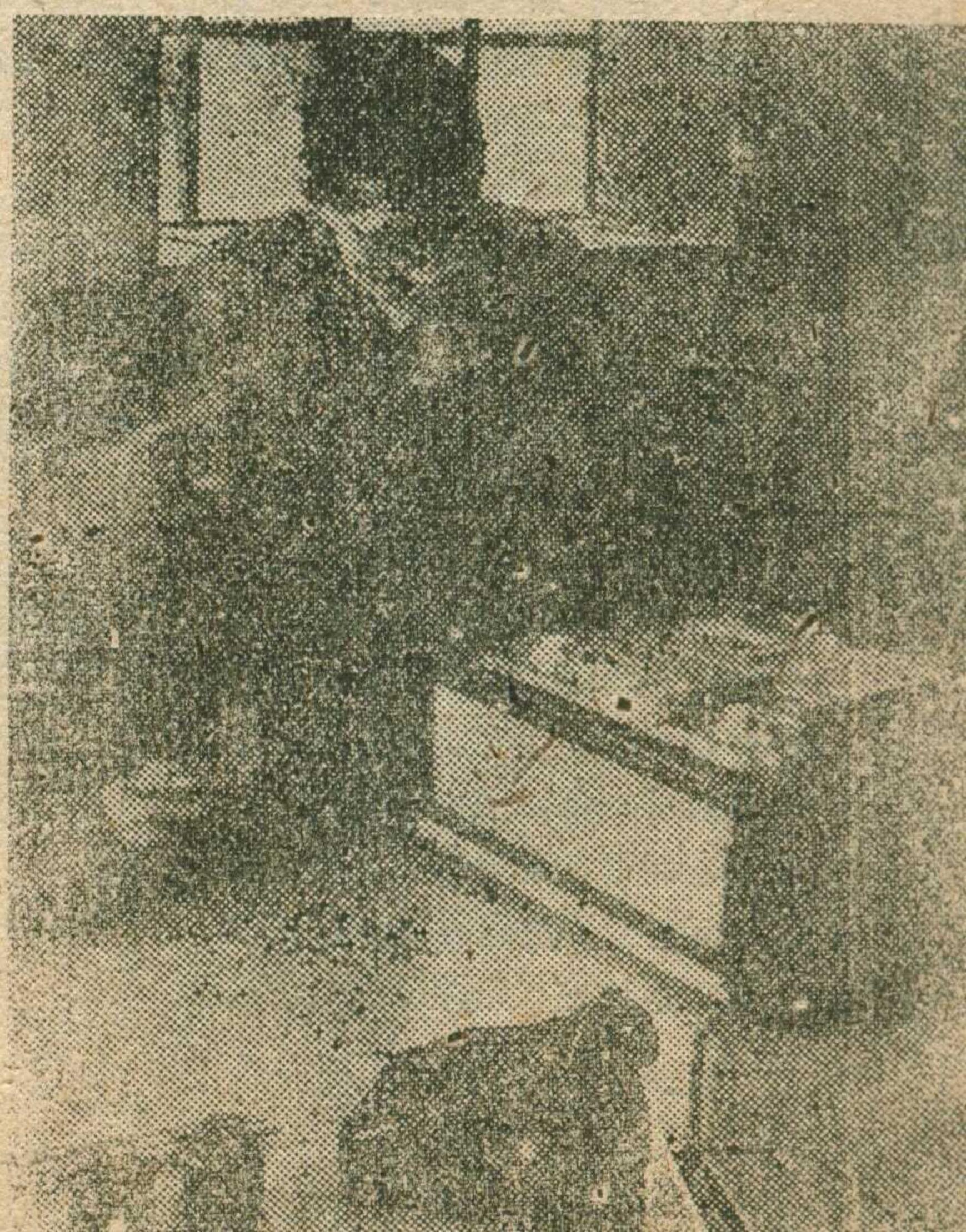

农村有线广播过程的自动化


黑龙江省肇东县有线广播站的自动化，是当前农村广播网技术革新中的创举，值得各地广播站学习，因篇幅关系，这里仅能作比较概略的介绍，供各地参考。——编者。

在当前波澜壮阔的以机械化、半机械化、自动化、半自动化为中心的技术革新、技术革命运动中，宣传战线上的广播网工作者们，也积极地响应党的号召，为实现广播网工作的技术革新和全面大跃进而努力。为了打开广播工作自动化的门，最近，黑龙江省广播局以肇东县广播站为试点，集中力量，苦干巧干，克服了技术上和器材上的重重困难，已经安装和试验成功了全省第一条有线广播过程自动线的设备，并已正式使用，效果良好。这一自动线的运行达到了这样几个目的：①广播站每次广播过程中全部机器设备的电源可以按时自动开闭和关闭；②输入信号包括转播中央、省、市台节目，本站自播节目和录音机自动放音等，可以按照每日广播节目程序，按时自动转换；③输出电路可以按时自动切换到广播或电话方面；④电源和输出线路超过负荷时，可以自动断开；对于瞬间过荷，切断后还可以自动恢复工作。完成了这样的自动线，广播站的机房里可以实现“无人值班”，只需播音员在每次播音时间开始时在播音室里按钮遥控管理，既减少了值机人员，又可增加机器运行的可靠性和准确性，並且提高了机器运行的安全程度。

有线广播过程自动线主要是由一具时钟改装接点和许多种类的继电器配合起来工作的。它的组成也分为四个部分：第一是整个自动线的“控制中枢”、自动线时间控制盘。通过它指挥全部广播过程的运行，按时接通各自动控制部分继电器的电源自动开机关机，变换广播节目输入信号和切换输出线路。它由经过改装带有时针分针接点的时钟和时间分配继电器组成。第二是由合闸继电器、断闸继电器和过流继电器等元件组成的电源自动控制盘。通过它来指挥广播站机房

全部机器设备的电源开闭。第三是由两切继电器组成的输出线路自动控制盘。它受机器高压电源自动开闭的控制，按时把线路接通到广播或电话方面，以适应目前利用县内电话线路定时开放广播的需要。第四是自动线监视控制台。通过这一部分的指示灯和电眼指示管可以监视整个自动线的运行情况。这些部分的主要内容和简单工作原理如下。

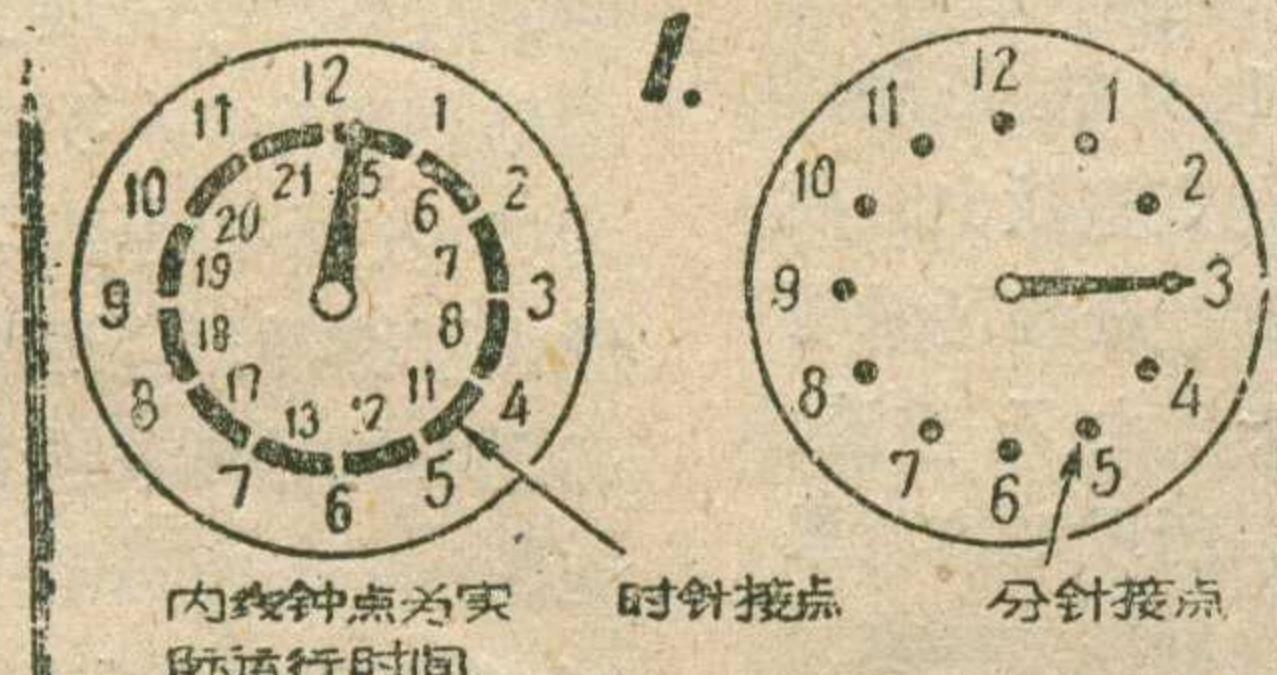自动线时间控制盘 ①时钟的改装：在一具准确的时钟的绝缘表盘上按时针每小时内有一连续通路、



分针每隔5分钟有一通路这样加接时针和分针接点如图1，这样12小时内每小时每5分钟利用时针和分针的接通，出现一次通路，可以用来按时接通控制开闭和关闭的电路。由于表盘是12小时循环一次，昼夜重复，因此进行控制的时间不能按表盘上表示的钟点配接，要按实际播音时间重新分配，例如广播站每天广播时间为5点0分开始至9点正停止，11点0分开始至14点正停止，7点0分开始至22点正停止，时针接点应如图1所示配接。

这样播音员于5点0分时在控制台接开动时钟电源的开关，合闸继电器动作并利用自锁接点，时钟开始运行执行自动控制的任务，到9点0分时利用时钟本身接点接通断闸继电器自动关闭停止。至1点0分时，播音员再接合闸继电器，时钟又开始继续运行至预定时间自动停止。一般广播站每天播音时间不至超过12小时，所以这样接配方法是足够应用的。②时间分配继电器：在广播过程中的时间安排 虽然时钟的指针位置各不相同，但任何两小时或几小时都可能有分针指针位置相同的地方，如5点20分，7点20分，11点20分等 可能构成被控制电路互相串通。为了区别分针相同时针不同的广播时间，必须设置一套作为时间分配的分针继电器，利用它上面的多组接点重新组合时间，工作原理如图2。③同一接通信号在不同时间重复出现：这在广播过程中常有的情况。如



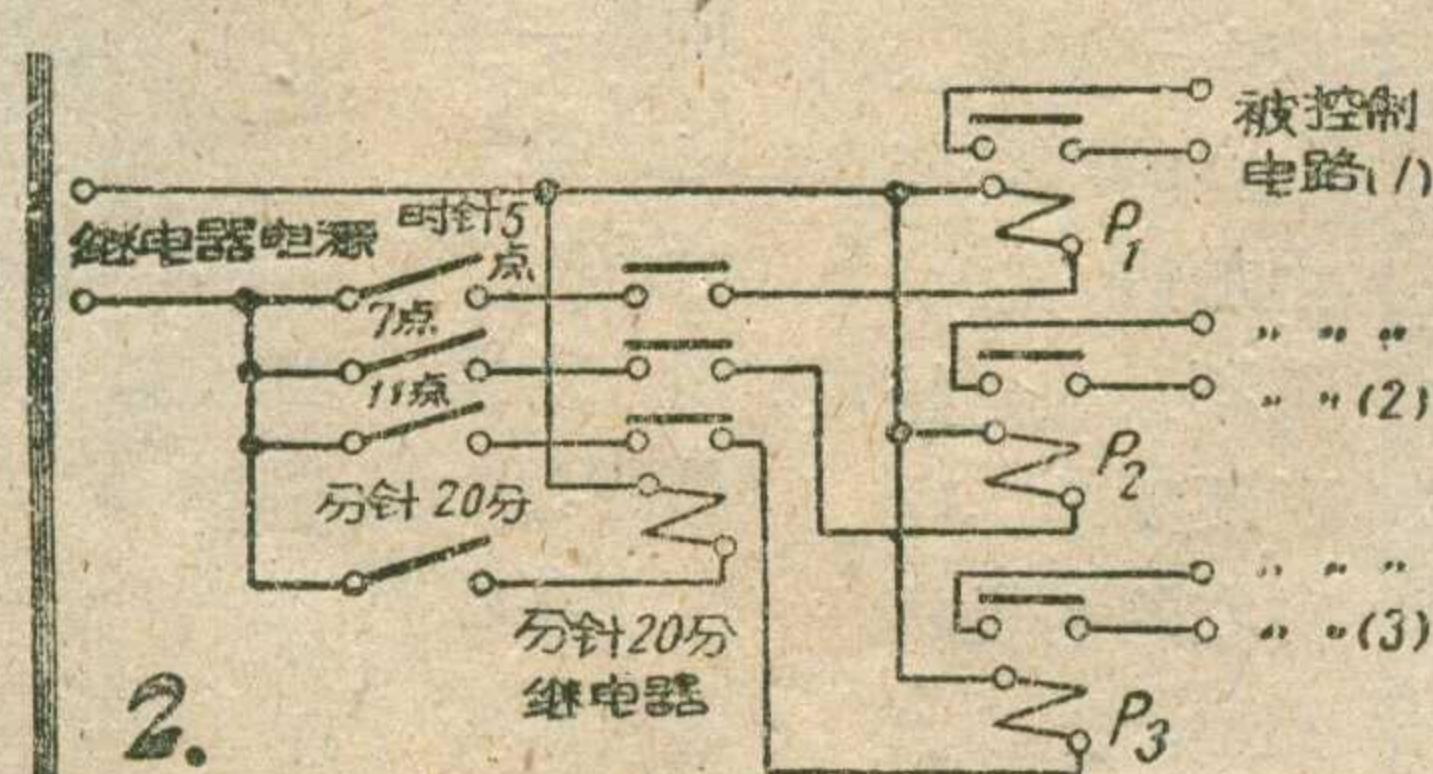



圖3所示，一次相同的电源开关控制或广播节目输入信号的变换控制，可能需要在不同的時間內重复出現，例如6点10分轉播(A)台节目，同时关闭(B)机电路，12点10分自播开始时又須再次关闭(B)机电路，如按圖中(甲)的接法，必將造成轉播(A)台和自播互相干扰，所以在控制电路里另加轉接繼电器，工作原理如圖中(乙)。在以上內容中，時鐘的改裝是件細致工作，接点的安裝要求时針、分針必須划分得十分准确。時針接点範圍应在每小时前2分鐘至57分鐘內。時間分配繼电器有的需要接点很多。如無多組接点繼电器，可用多只單或双組接点的繼电器並联使用。但是並联后电流大，如果直接和時鐘表針串联，極易燒燬表針接点，應該另用繼电器轉接一次，減少流經表針上的电流。

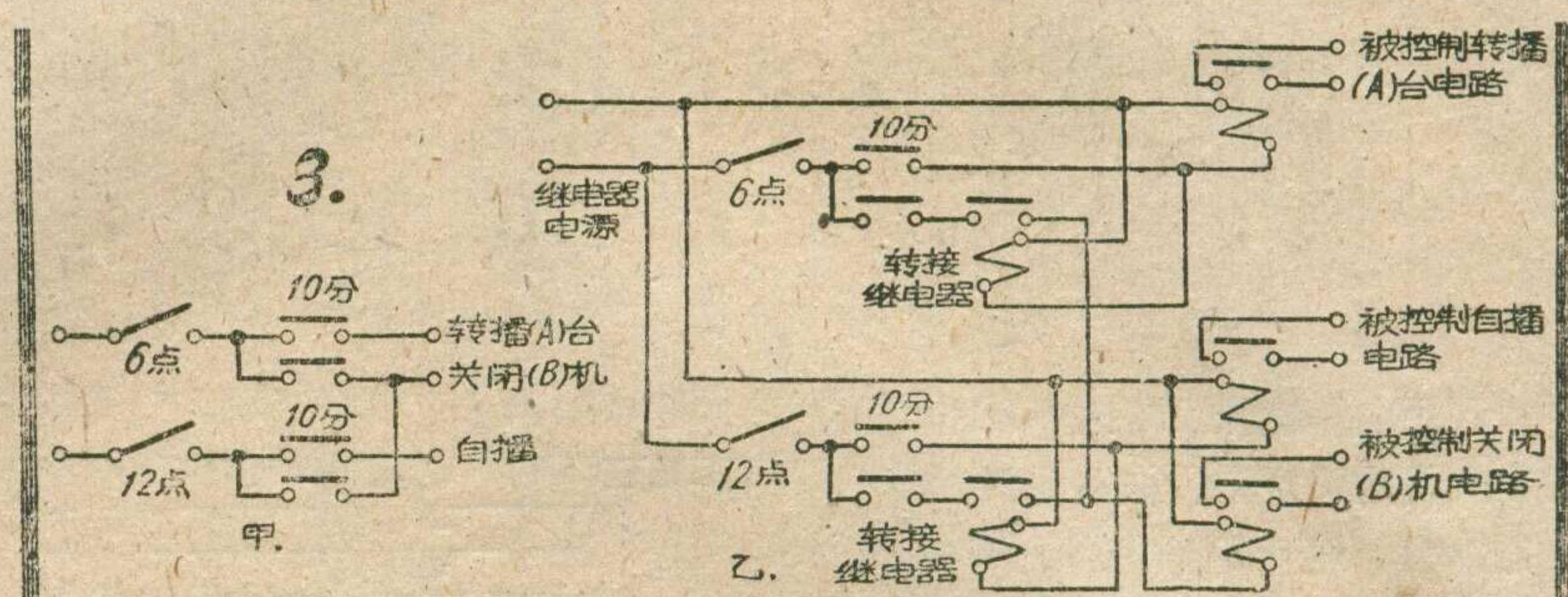

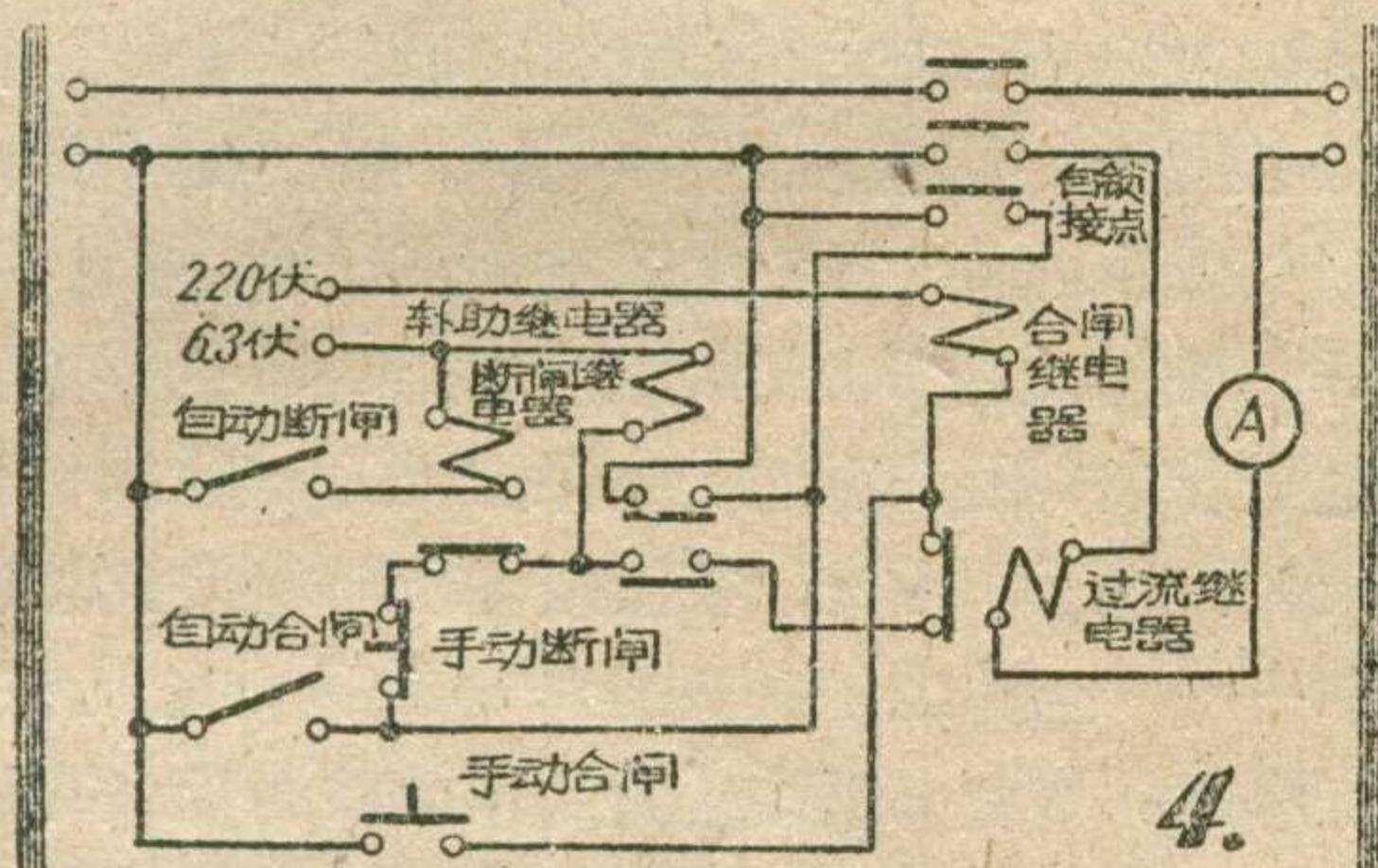
上。過電流繼電器為防止線間電流过大，保護機器不致超過負荷而設。線間電流過大時，過電流繼電器動作，合閘繼電器斷電，接點跳開，電源線斷開。線路中並聯在自動合閘接點兩端的補助繼電器可使電源線瞬間過荷斷電後自動恢復。它的接點在工作時是閉合的，線間過荷時過電流繼電器接點斷開，使電源線斷



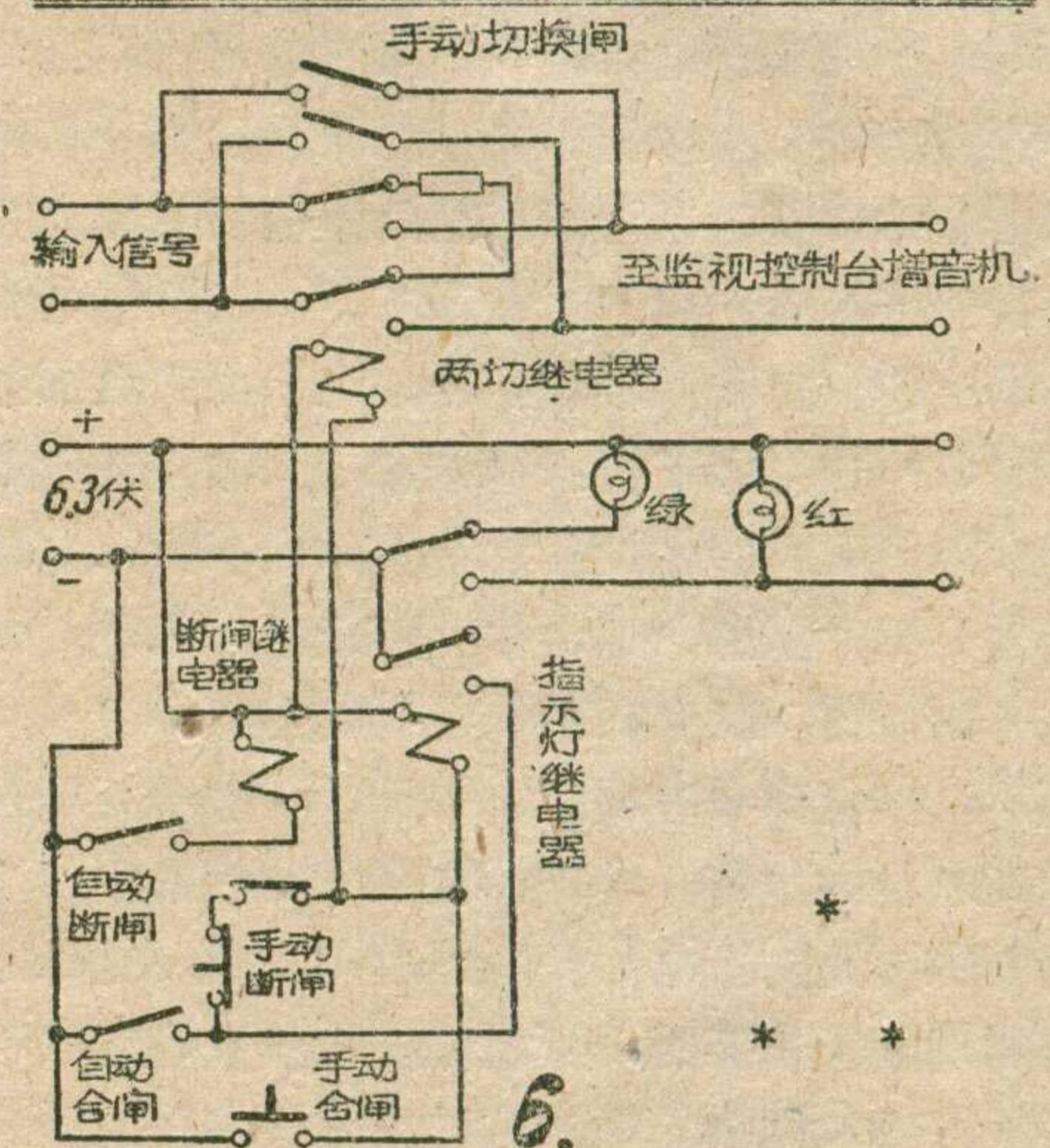电源自动控制盤 全部机器设备中电源自动控制用的繼电器都是利用电源線的“負線”（共用線）構成回路。总电源和分电源的自动控制线路如圖4。各繼电器經過瞬間接通后，即可工作。断閘繼电器經瞬間接通后，被控制电路即可断开。合閘繼電器則須利用本身接点加接成自鎖線路，使被控制电路持續閉合。圖中自動合閘和自動斷閘接点即是時鐘上的時針和分針繼电器上的接点，手动开关接在自动線監視控制台



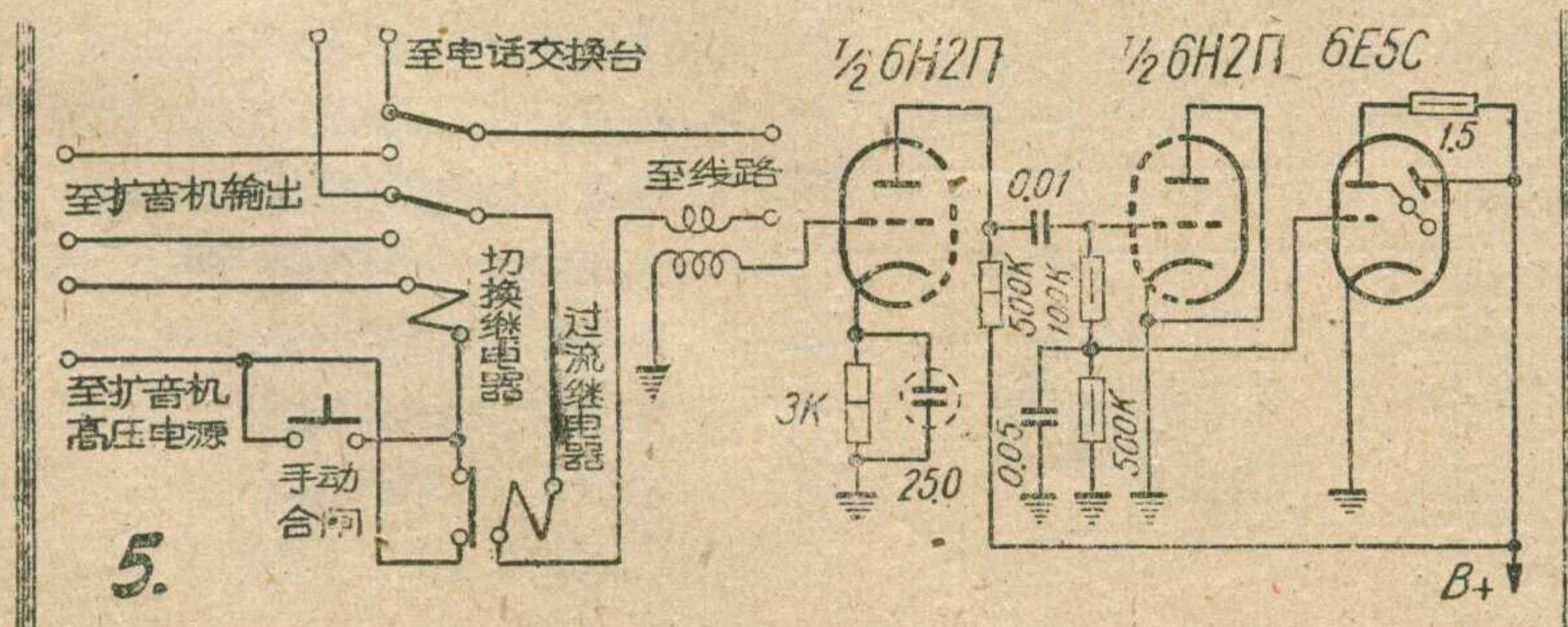開，當過電流消失後，過電流繼電器接點又閉合，合閘繼電器可以通過補助繼電器的接點構成回路，使電源線恢復接通。各機器的電源控制適用同一線路，但可以簡化，省去過電流繼電器和補助繼電器部分，合閘繼電器並可使用簡單的雙組接點繼電器控制單根電源線。



輸出線路自動控制盤 輸出線路的自動切換工作原理如圖5。自動切換繼電器的工作電源和擴音機高壓電源接在一起。高壓電源接通後，自動切換繼電器動作，控制輸出線路自動切換至擴音機輸出方面。電源斷路後，繼電器斷開，切換繼電器換接至（下轉第39頁）

利用電燈線開放廣播的 幾個技術問題


利用電燈線開放廣播可以节省大量建設資金、線路材料和勞動力，便於高速度地發展城鄉有線廣播網，是發展有線廣播的先進方法，它完全符合總路線多、快、好、省的要求。實行利用電燈線開放廣播存在着安全、串音等方面的技術問題，這裡介紹解決這些問題的一些方法和經驗。

(一) 安全措施


電力線是強電流線，利用它來開放廣播，必須有一系列的安全技術措施，來保證人的安全和供電、廣播設備的安全。在開放廣播的配電區里要求必須具有三種安全設備：(1) 击穿保護器；(2) 過電流自動接地器；(3) 廣播饋線避雷器。它們的安置部位見圖1。

(1) 击穿保護器：構造如圖2，作用同避雷器，但跳火時能耐受的電流要大得多。是在兩塊圓銅極板之間夾入兩片極薄的云母片，防止極板相碰。當電壓高過一定值時，就會在極板之間的空隙中跳火，形成電弧，產生電離導電現象，等於暫時把兩極板短路，避免高電壓的危害。保護器裝在電力線的中性線和地線之間主要是防止電力變壓器的初次級間絕緣萬一被初級的高電壓擊穿時，可以保護次級低壓線路不會帶高電壓，影響供電安全，這種擊穿保護器的跳火電壓要求在200伏以下。

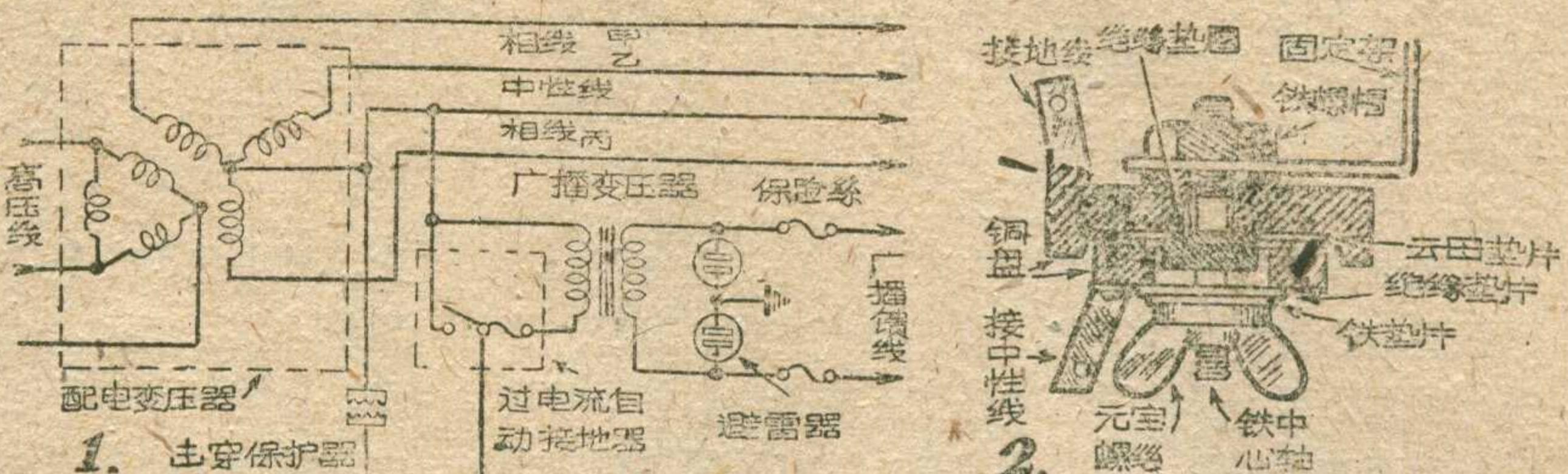(2) 過電流自動接地器：利用電力線開放廣播時原有的配電變壓器中性線不接地線，而改接到廣播饋線變壓器的次級。可是饋線變壓器次級阻抗極低，實際上仍然是接地的。如果電力線三相對地不平衡而產生中性線對地電壓的話，就會有電流從中性線流經廣播變壓器次級而入地。入地電流的大小主要由各相線的漏電程度決定。如果漏電很小、漏電阻抗很大而三相又不平衡的話，則儘管當中性線完全不接地時能測量出很高的對地電壓，由於饋線變壓



器次級的電感和電阻都非常低（60瓦廣播變壓器的直流通電阻1.8歐，對50周的交流阻抗7.5歐），中性線一經接到變壓器上，對地電壓立即下降到非常小的數值，入地電流也非常小，對安全不會有妨礙。但是如果各相線的漏電很大、漏電阻力很小，過大的中性線入地電流由廣播變壓器次級通過，就會反射到初級，升成很高的電壓，沿饋線返送到廣播站，在擴大機末級屏電路里感應出很高的危險電壓，等不到中性線對地電壓升高到足以引起擊穿保護器的作用時，就先把擴大機燒燬了。因此，在饋線變壓器的次級電路里應裝有一個“過電流自動接地器”。當入地電流超過預定標準時，能把自動接地器的保險絲燒斷，並帶動閘刀自動把中性線與地線直接接通，而解除對廣播機的危害，並可防止各相對地電壓過分升高，超過220伏的標準。控制電流的大小，由選擇適宜的保險絲來決定。這種自動接地器可以裝成電磁式的如圖3，用電磁鐵來控制，也可以把電磁鐵的線圈改繞成高壓的，接在中性線與地線之間，當中性線對地電壓升高到預定值時，自動接地，成為“過電壓自動接地器”。自動

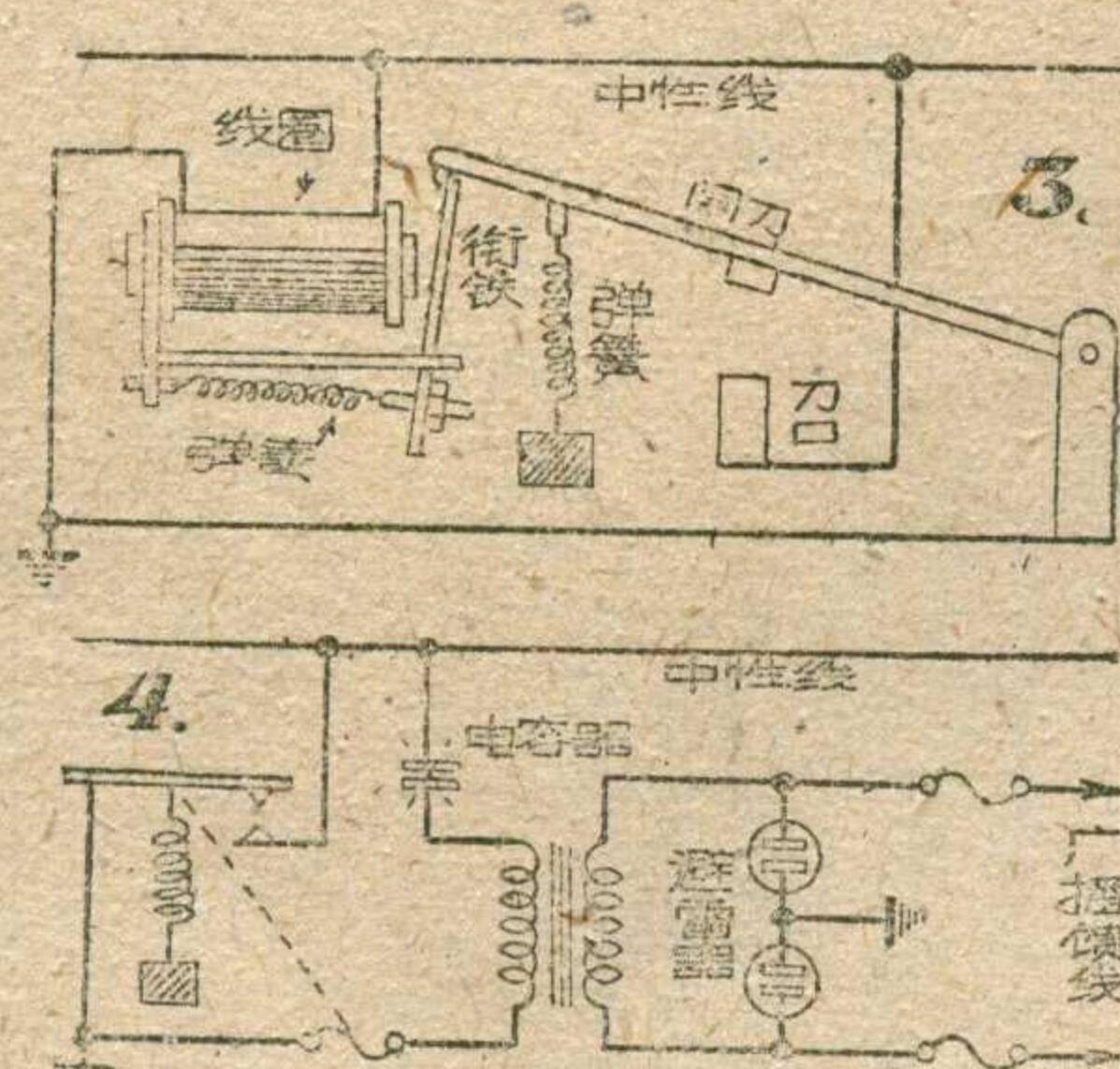

接地器的效果比擊穿保護器更加可靠，是利用電力線開放廣播時最重要的安全裝備。需要特別提出的是：有些廣播站把中性線經過一只電容器以後再接到廣播變壓器如圖4，這樣做使中性線上的交流電流不能經過廣播變壓器次級線圈而入地，也就不能夠使過電流自動接地器動作，對中性線電壓升高不能起保護作用，更重要的是整個電力線網路不通地，


在夏秋季常会积聚大量靜電荷無处洩放，逐渐增加成为很高的电压，而不时地在击穿保护器里打火放电，影响正常广播，因此在中性綫接到广播綫的路中串联电容器是极不适宜的。

(3) 广播饋綫避雷器：圖1里广播变压器初級設有兩只避雷器，这是一道关口，用来防止中性綫入地电流过大而反射出高电压的反饋。它的跳火电压比广播饋綫正常对地电压的峰值略高，对正常的广播电压不起作用，而当中性綫反射到初級的电压过高时，就会跳火短路，阻止电流向饋綫回輸。另外在扩大机强放管的屏电路，即輸出变压器的初級兩端也应加裝放电銅球（見圖5），並适当調整跳火間隙的距离，来保障不致遭受过电压的損害。在饋綫变压器初級兩端各接入一根很細的保險絲，因为可能一·架扩大机同时供給好几个配电区的广播电压，当一个配电区的饋綫变压器綫圈短路时，能使接到饋綫的保險絲熔断，不致使扩大机的輸出变压器短路。

(二) 串音問題

利用电灯綫开放广播以后会对電話、收音机、扩大机、會議電話机、和电影院的放映机串音。串音的严重程度不同。对電話來說，使用电纜的電話完全沒有串音，双綫電話串音極微，而对單綫電話的串音則很大。城镇里的電話大都使用双綫或电纜，基本上沒有使用單綫的，因此串音对電話不成問題，电灯綫开放广播屬於單綞性質，在开放广播的地区全部电灯綫上都有音頻电压，部分有喇叭电流通过的中性綫周圍还有音頻磁場，能对附近的綫路造成电流串音。一般城镇电力与电信綫路分桿架設，兩者之間有一定的距离，因此由于音頻电流通过而引起的对電話串音非常小。对入戶綫路來說，虽然这时電話綫与电力綫同时入戶，距离很近，由于每只喇叭所消耗的音頻电流極微，所引起的电流串音也可以忽略不計。

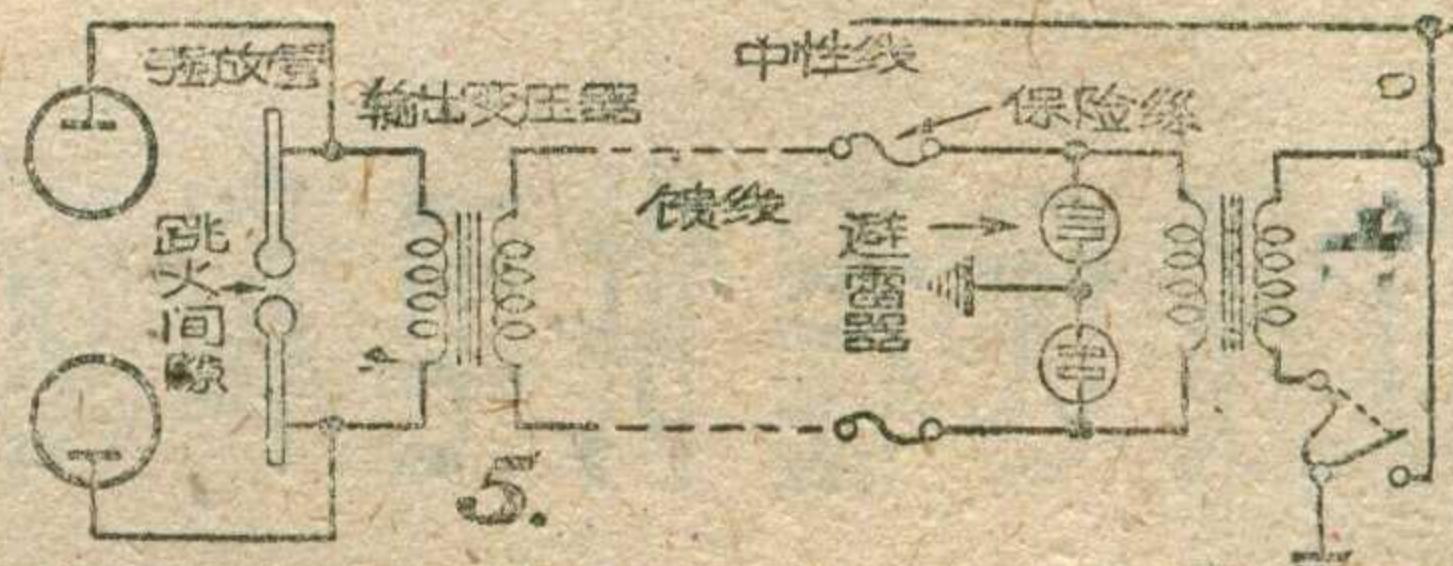串音問題主要是由于音頻电压，所以受串扰严重的是收音机和扩大机。广播音頻电压在电灯綫与地面之間形成了音頻電場，这一電場的强弱主要由广播电压的高低来决定，与通过导綫的电流並無关系。电灯綫上的广播音頻电压愈高，電場就愈强，可能引起的串音也愈大。例如在一間高5米的房間里，有許多根帶有音頻电压的电灯綫並排地从天花板上通过，假若音頻电压是30伏的話，在这房間的天花板与




地板之間便形成了30伏的音頻電場。如果天花板上的电灯綫分佈面很广，天花板与地板之間的電場强度就非常均匀，等于这30伏的音頻电压是平均地分佈在这房間的5米高度里，即每米高度有 $30 \div 5 = 6$ 伏，或

每厘米有 $30 \div 5 \times 100 = 60$ 毫伏。如果在这房間里用兩塊銅板重对起来，中間隔开1厘米的距离（如圖6）用电子管电压表測量的話，就可以量出兩銅板之間有60毫伏音頻电压的電場强度，把这样大的电压送进收音机的音頻放大器里，就可發出很大的广播声音。电灯綫广播对收音机的干扰主要就是由于这样的音頻電場造成的，電場强度愈大，干扰愈大，因此消除串音在广播站方面应当考虑的是适当減低广播音頻电压，这样可以大大減低对收音机的干扰。

对收音机來說，消除有綫广播所引起的串音，應該減小机內各零件与底板間的距离，使各零件尽量与底板靠近，使零件与底板間的电位差接近于零，便能去除電場的影响，解决問題。曾經試过一只收音机串音干扰很大，原因是其中的低放交連电容器是从电位器上悬空斜掛如圖7甲，电容器与金屬板間距离很大，經用手指把它按下去与底板貼紧如圖乙，串音显著降低，再用鋁板弯成罩子把它盖起，与底板相接，串音則更減小。如果仍然有些極微的串音需要徹底消除，可以考慮把低放部分全部裝在金屬隔离盒里，使它完全不受串音電場的影响。收音机在沒有接地綫的时候产生串音，来源几乎完全是由空間電場造成的，收音机本身的电源綫並不引起串音現象，因为收音机底板与电源綫的电位是相同的，沒有或只有很小的电位差，因此底板內部的各零件就不会因为电源綫靠近的缘故而發生串音。可是也有些交流收音机电源綫与低放級之間隔离不好，在接上地綫以后会从电源綫上引起串音来。

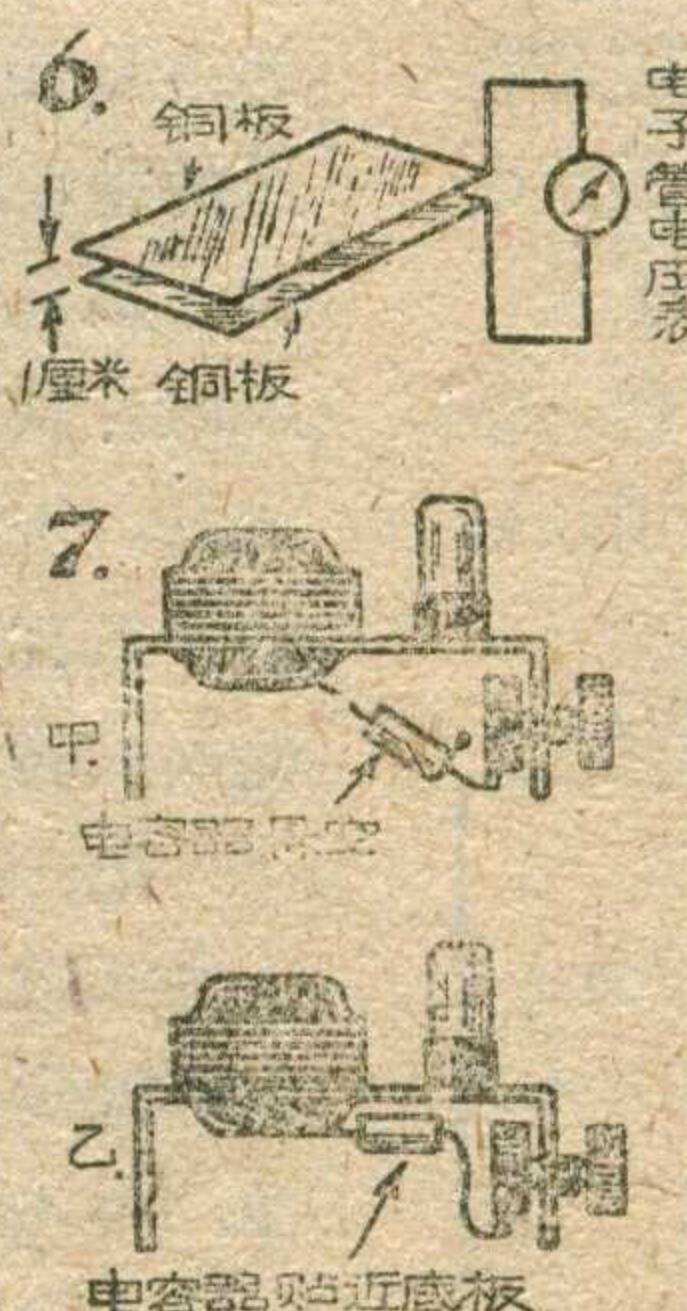对于串音来源可以这样鑑別解决：收音机在不接地綫时便有串音，可以肯定是由室内空間電場的影响，应当从加强对外隔离和平衡方面着手。電場串音解决以后，再把收音机接上地綫試試，如果接上地綫以后又会引起串音，那就說明是由收音机的电源进綫引起的，应当把电源綫移到离开音頻輸入級較远的地方，或加裝一些局部隔离。在着手消除串音以前，也可以先从收音机加接地綫前后串音程度的变化来判断串音的主要来源是在哪一方面，考慮采取相应的措施。（本刊根据江苏省广播管理局供給資料編写）（待續）



用电话幻线远程供电和远程充电

(續)

苏 方

远程供电用整流器

远程傳送直流电的电源，是用整流器把交流电整流后供给的。一只5U4管作全波整流时，可以供给200毫安的电流，也可用2只5Y3管并联作全波整流，代替5U4管。如果用2只5U4管作全波整流，可以供给400毫安的电流。远程供电用整流器电路如圖3。

供给200毫安电流的变压器和扼流圈的規格如圖4。当变压器初級的两个綫圈串联当220伏使用时，另有200伏和180伏两个抽头。扼流圈鐵芯窗口較小，繞不下2000圈时，可繞滿为止。

整流器输出电压和負荷电流的关系，可参考表四。


表四中第(2)欄系采用电容輸入式濾波电路时的数值，此时的电路接綫如圖3。如把圖3中的 R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 取消，就变成电感輸入式濾波电路，输出电压应看表四中的第(1)欄。

用哪一种濾波电路好

远程傳送直流电用的整流器，倒底應該用电容輸入式濾波还是电感輸入式濾波呢？是否兩种可以随便应用呢？要解决这个問題，首先要决定用电话幻線送电时的电压限度問題。一般來說，最高电压應該在300伏左右，必要时也不宜超过350伏。这是因为电厂的交流电源电压最高時約230伏，峯值为324伏，与此相应的一般电灯用皮綫的耐压等級为500伏，很多絕緣材料的耐压也約在500伏左右。電話的引入綫一般是用电灯皮綫，

(表四)

输出直流电压(伏)	負荷电流(毫安)			
所用濾波电路	50	100	150	200
(1) 电感输入	300—340	260—300	220—260	210—250
(2) 电容输入	370—410	320—360	300—340	270—310

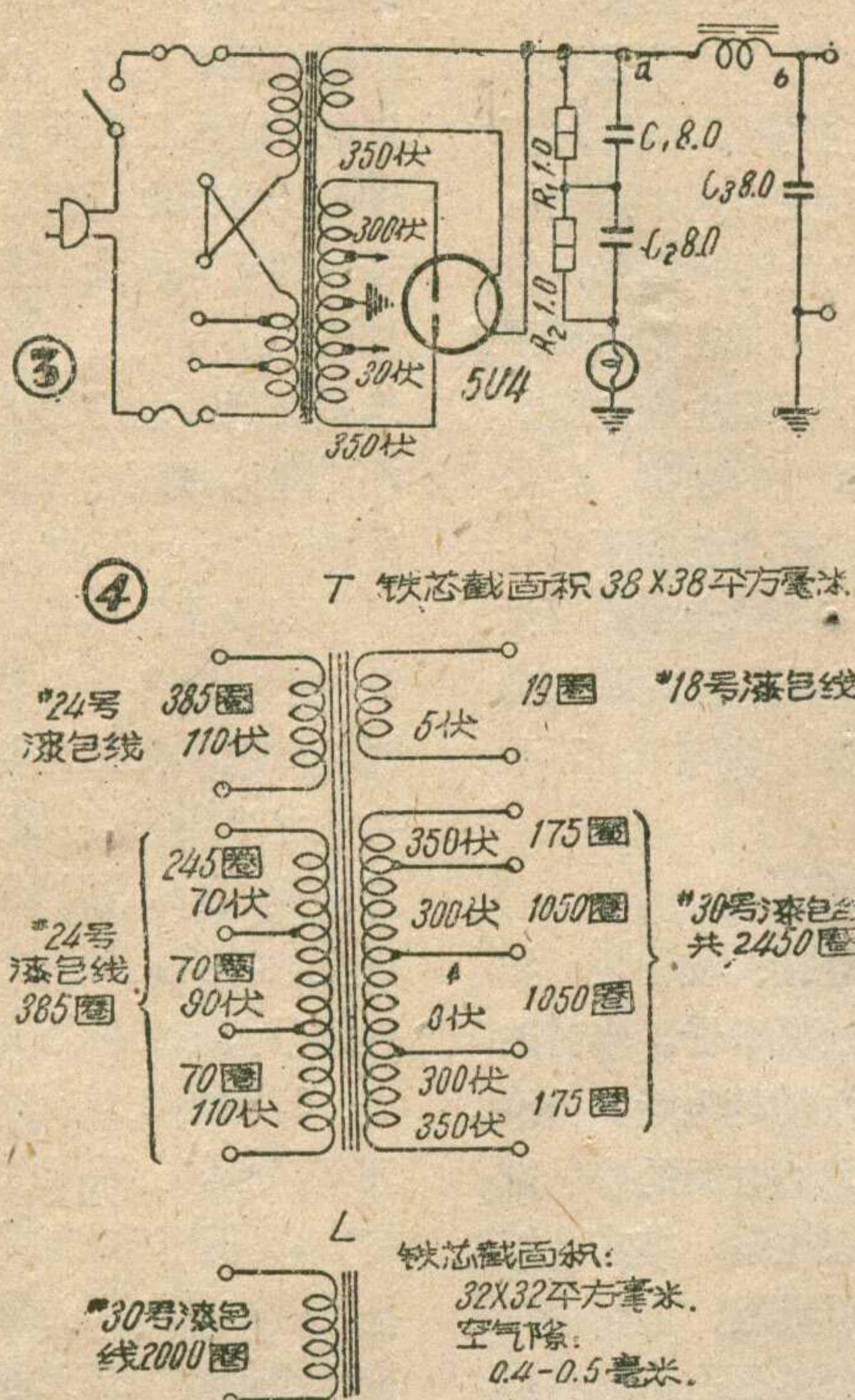

如果傳送更高的电压，皮綫耐压就可能不够。更重要的是还要考慮人身安全、外綫的絕緣等等。因此，傳送的直流电压應維持在300伏左右，不宜超过太多。

現在假定最高电压限度為350伏，我們来看看整流器方面有什么問題。大家知道，用电容輸入式濾波电路的整流器，当沒有負荷时的电压要比滿負荷时升高很多，通常14瓦和25瓦扩大机，沒有負荷比有負荷时电压升高約40%左右，而負荷的切断和接入总是不可避免的，而且往往县里已經送电，社里才开扩大机，于是加到綫路上的电压，实际上就是未加負荷时整流器送出的最高电压。这个电压不應該超过350伏，那末，在正常負荷下，允許使用的电压就只有250伏左右了。如果正常負荷时电压為350伏，那末未加負荷时就达

到近550伏。例如用2只6L6做甲乙类放大，输出25瓦的扩大机，我們把它的整流器拆下来放在县里，放大部分放在社里，用幻綫傳送乙电。当負荷接上，即扩大机开机时，送端电压实測約360—380伏，但扩大机关閉，負荷切断，电压就升高到600伏，有一定的危險性。如果改用电感輸入式濾波，整流器输出电压的穩定度好得多，仍以不接負荷时不超过350伏为例，加負荷后实际可用电压达320伏左右，比电容輸入式有利得多了。从上面的分析来看，远程供电的整流器，采用电感輸入式濾波电路，是比较合理和安全的，只有所用电压在250伏上下时，才允許使用电容輸入式濾波电路。

把一般25瓦扩大机的第一只濾波电容器拆除，改成电感輸入式濾波后，整流器输出直流电压就由380伏降低到300伏左右，但扩大机输出功率不会降低很多。因为一般扩音机末級用集射管，决定集射管屏流大小和输出功率的主要原因是帘栅电压。一般25瓦机末級用6L6管，原来屏压約360伏，帘栅电压約270伏，

当整流器改动后，可以把 6L6 管帘栅降压电阻改变一下，使帘栅电压仍然保持 270 伏左右，那末仍有 18—19 瓦的输出，功率降低不过 1 分贝左右，人耳是不容易觉察到的。经过这样改动，就可以使原来电话线上的直流电压，由未加负荷时 600 伏降低到 350 伏以下，从安全和节约绝缘材料着眼，都合理得多了。这是值得重视的一个问题。

一般 25 瓦扩大机的改法是把滤波电容器在 a 点处剪断，改接到 b 点（就是把 C_1 、 C_2 和 C_3 并联）；末级 6L6 的帘栅降压电阻用导线短路或取消，调整阴极代丙电压可变电阻或更换一只阻值约 150 欧的电阻，使阴极对地电压约 19 伏左右。

前面曾经提到，直接用乙电蓄电池供电的扩大机，应用甲乙₂ 类或乙类放大，以节省乙电。但这里的扩大机是由远处用电话线供电的，应该用甲类或甲乙₁ 类的机器，这样，电流变化不大，电压稳定性就会好些，失真也就小些。电话线上降压大，扩大机的末级是不宜采用甲乙₂ 类或乙类放大的。

安全問題和安全注意事項

几年来无数事实证明，用电话线传送高压电，如果采取足够的安全措施，一般来说，是不会发生危险的。采用这个办法，公社广播站的电源问题解决了一大半，公社广播站建立起来了，有利于公社的宣传鼓动工作和大大推动了当前的农业生产及党的各项中心工作。

当然，还要经常和忽视安全的思想和行为作斗争，根据经验，至少必需注意下列安全事项：

1. 凡是用电话线传送直流电的线路，必须把传送直流电的时间、地点，详细告诉邮电局并转告邮电局全体工作人员，特别是外线维修人员和值班人员。邮电局如要检修线路，应事先通知广播站停止送电，必须等检修完畢，并确知维修人员已下杆子之后，才可以恢复送电。

2. 直流电送端变压器初级的中心头和直流电受端变压器次级的中心头，必须接地良好，地线要经常检查，以防变压器漏电或打穿时，高压电传到电话总机或电话机。所用变压器或转电线路圈要事先检查绝缘情况。

3. 从邮电局或广播站引出或引入的皮线，必须绝缘良好，要经常检查，以免直流电传到原来不送电的其它线路或总机上去，并防止短路或漏电烧坏整流器。

4. 由于保险丝和当作保险丝用的小电珠，只在电流相当大时才会烧断，如果外线电流增加不太大（但也不太小），保险丝烧不断，这种慢性过荷时间长了，会烧坏变压器和整流管（用过荷继电器是一个

农村广播远距离供电 必須注意安全

利用农村电话线路远距离供电，解决广播站的电源问题，是各地农村广播网近来发展起来的一种新技术，它对迅速建站发展农村广播事业具有重大的意义。本刊曾经陆续地报导了各地广播站采用这种新技术的一些具体经验。

但是采用这项新技术时，线路必须比较牢固可靠，否则可能发生危险，最近有个别地区的广播部门在利用农村电话线路傳送广播设备用的 400 至 700 伏高压直流或交流电流时，曾发生过一些人身安全事故，因此如果不考虑杆线具体条件，不考虑安全问题，轻率用电话线输送高压电源，是不适宜的。

我们认为，各地区广播部门，在采用这种远距离供电的新技术时，应在总结已有经验的基础上，对现有线路设备进行整理后再行使用。在正式使用前应会同邮电部门共同研究使用的范围和保安制度或先作试验，经当地党委同意后，才能使用。同时还必须加强对线路的维护，并做好对机线维护人员和农村沿线群众的安全宣传工作，以保证安全。

办法，但设备复杂，也贵了些），要多加注意。一旦发现小电珠亮度变化不正常，外线电流过大，超过安全值，就应关闭整流器或把大灯泡接入。待查出原因并把故障消除以后，再行送电，以免烧坏整流器。

此外，还应根据各种实际情况，订出有关安全的各项规定和采取足够的安全措施，绝对不能麻痹大意，忽视安全。

花生管管座松动了怎么办

花生电子管所用的小型胶木管座，常因使用日久而管脚的铜片失去了弹性，电子管松动，与管座接触不良，往往会停止工作，略摇动电子管，偶又能恢复收音，如换用新管座，比较费事，不够经济。为了快省起见，可将该电子管的管脚一一用砂纸擦净，焊上一层锡，上锡厚度要均匀，这样，电子管插入原来管座，就不会松动，接触很好，效果与换新管座相同。


（郑康沛）

固体电路

或

固体电路，也称为固体组件，是无线电技术中崭新而又尖端的东西。它主要是由半导体材料形成某种无线电电路，也就是在一小块半导体薄片中构成某种晶体管化的电路，在这个电路里，不仅可以包含有如二极管、三极管等有源元件，而且还包含有电阻、电容等无源元件。这种超小型化电路的出现，是与半导体技术的飞速发展有着密切关系的。

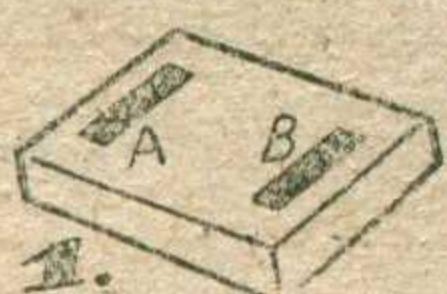我们知道，半导体晶体管具备着体积小、重量轻、机械性能好等许多优点。使用晶体管和小型无线电元件，可以大大地减少了无线电装置的体积和重量，而且不像电子管设备那样脆弱，它能耐受很强的震动。可是半导体固体电路除了保持这些优点之外，还有它更奥妙的地方。专家们已经设想到，在将来，这种固体电路在每立方厘米大小的体积里，可以含有上万个的元件。这样，一架复杂的数字电子计算机采用半导体固体电路组件组成，将不再是那么庞大笨重，可以随身携带，甚至可以放在衣袋里。尽管由于元件与元件间需要连接，需要占据一定的体积，同时要考虑到散热和线路间的隔离等等问题的存在，达到那样大的元件密度还有很多困难，但是可以指出，这样设想的可能性是会成为现实的。而且，固体电路减少了电路





中元件间的较长引线，这在无线电传输上，特别是在微波传输上，会有重要意义，甚至可以想象传输毫米波，或是更短波段的无线电波不再应用波导管，这样即导致微波技术的大变革。再则由于固体电路减少了不同材料的接触，电路机械性能会更为理想。这一点在运用上是非常有价值的。此外，通过形成电路时适当地选取材料和控制工艺过程，还可以制出低噪音的电路元件。

半导体固体电路的制造，主要是用真空扩散的方法，有时也与电化沉积和化学沉积结合起来。一般说来，除了原材料半导体薄片和最后的晶体管引线以外，半导体固体电路中的各种不同要求的元件都是用扩散的方法制成。它是通过控制薄片形状和电流通路来取得的。用这种方法可以形成各种不同类型的电路。


现在先让我们看看固体电路元件是怎样制造的。在一小块半导体薄片上的两点上接出两个欧姆接触电极 A 和 B，即可成为一个电阻（图 1）。这种欧姆接触电极也是由扩散方法制成。电极的材料随不同的半导体材料而有所不同，通常多用金、铝、银等，并掺入少量杂质。制成电阻的阻值是由选取半导体材料的电阻率、电极间距离和通路的截面积等来决定，控制好这些因素，便能得到需要的阻值。有时也用碳来做成碳阻。固体电路里的二极管、三极管也是应用平常扩散法制造的。晶体的 PN 结有一个结电容，其电容量与 PN 结上所加电压的立方根成反比。这种电容所耐电压要看结的击穿电压高低，要耐压达几百伏还是可以做到的。三极管的设计多采用扩散基极晶体管，这种晶子在高频特性等许多方面都有不少优点。

这些单个元件的制造方法是十分巧妙的，更巧妙的是一些电路的构成。就所知道的，目前用固体电路已经能够制成 RC 滤波器、载波振荡器、双稳定多谐振荡器、调谐音叉振荡器、计数器、分频器、直流放大器，以及某些特殊电路。这里就以最为简单的 RC 滤波器，以及较具代表性的调谐音叉振荡器来说明它们的结构和制造过程。

在一片原材料上，如图 2 示意，（下转第 28 页）

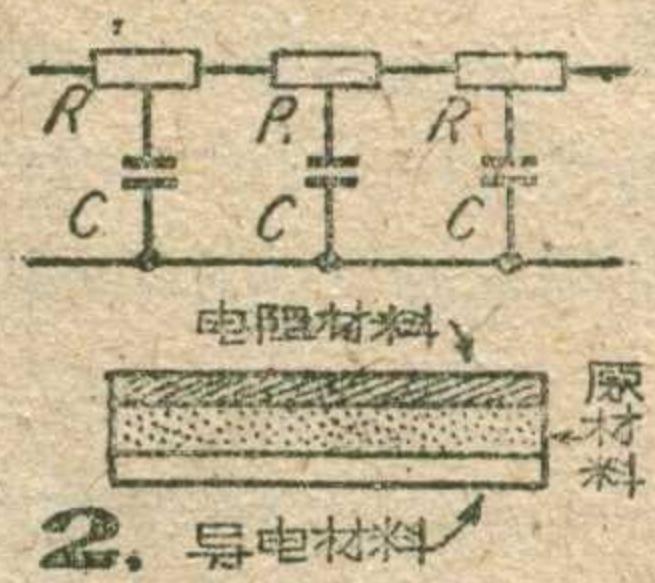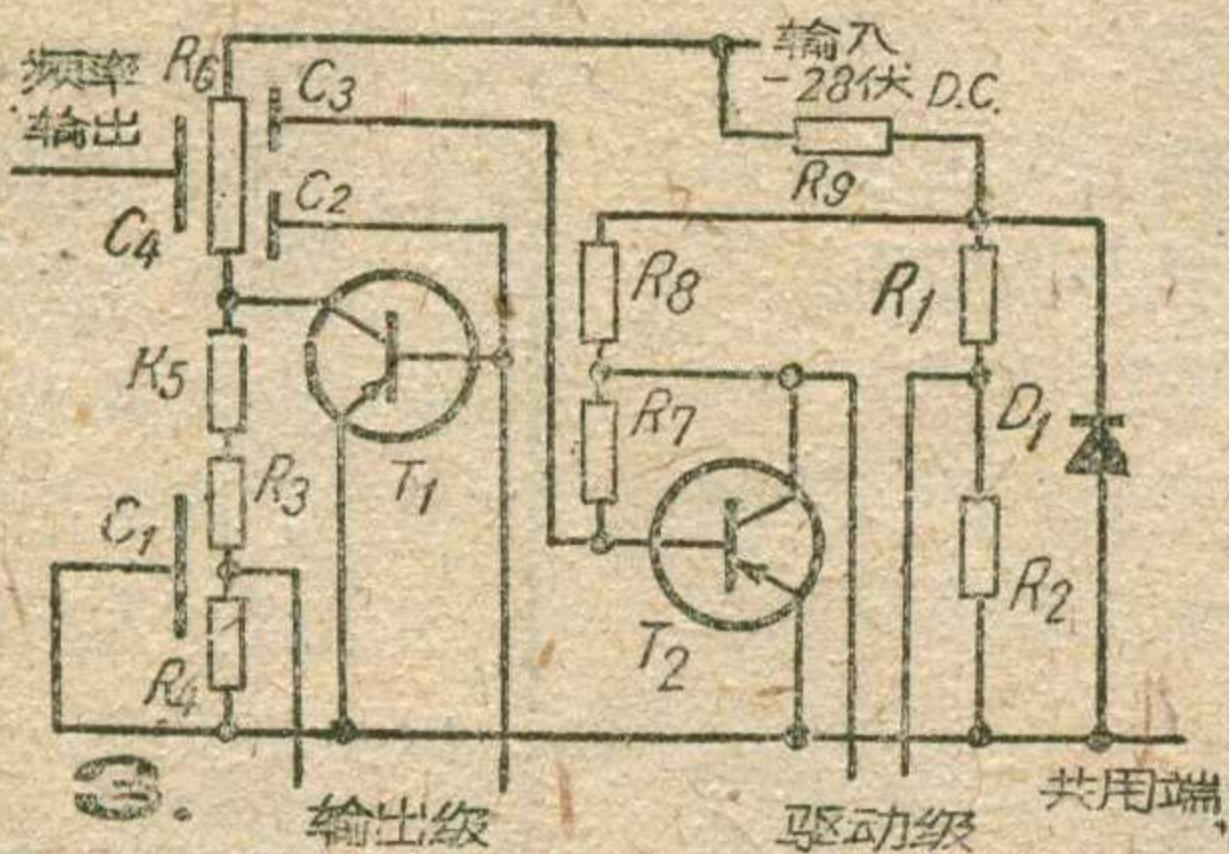

2. 导电材料


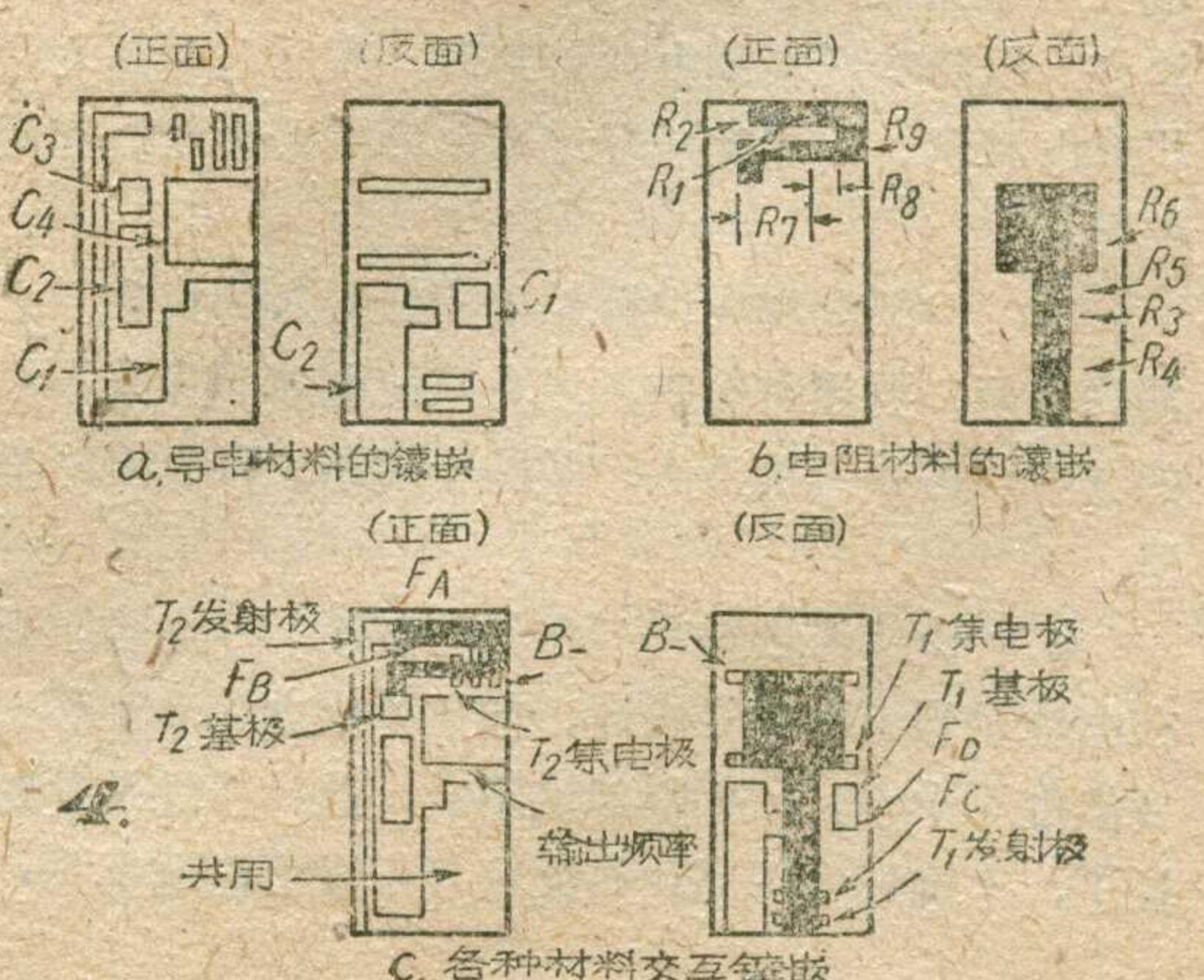


双音带式收音机

· 鐸 ·

在我们的国家里，人民是国家的主人，党对人民的社会主义教育、学习和文娱生活是很重视的。除开在农村和一些城市有大量的广播网外，还有千千万万的收音机供他们进行学习和开展文化娱乐活动，这些收音机在可能的条件下当然要求它质量愈高愈好。但是可能有些收音机设备的时间较早，程式比较陈旧，从不断增长的物质文化生活讲，音质不够理想，其实只要增添一些零件，在电路上改动改动，就不难使它发出优美动听的声音。

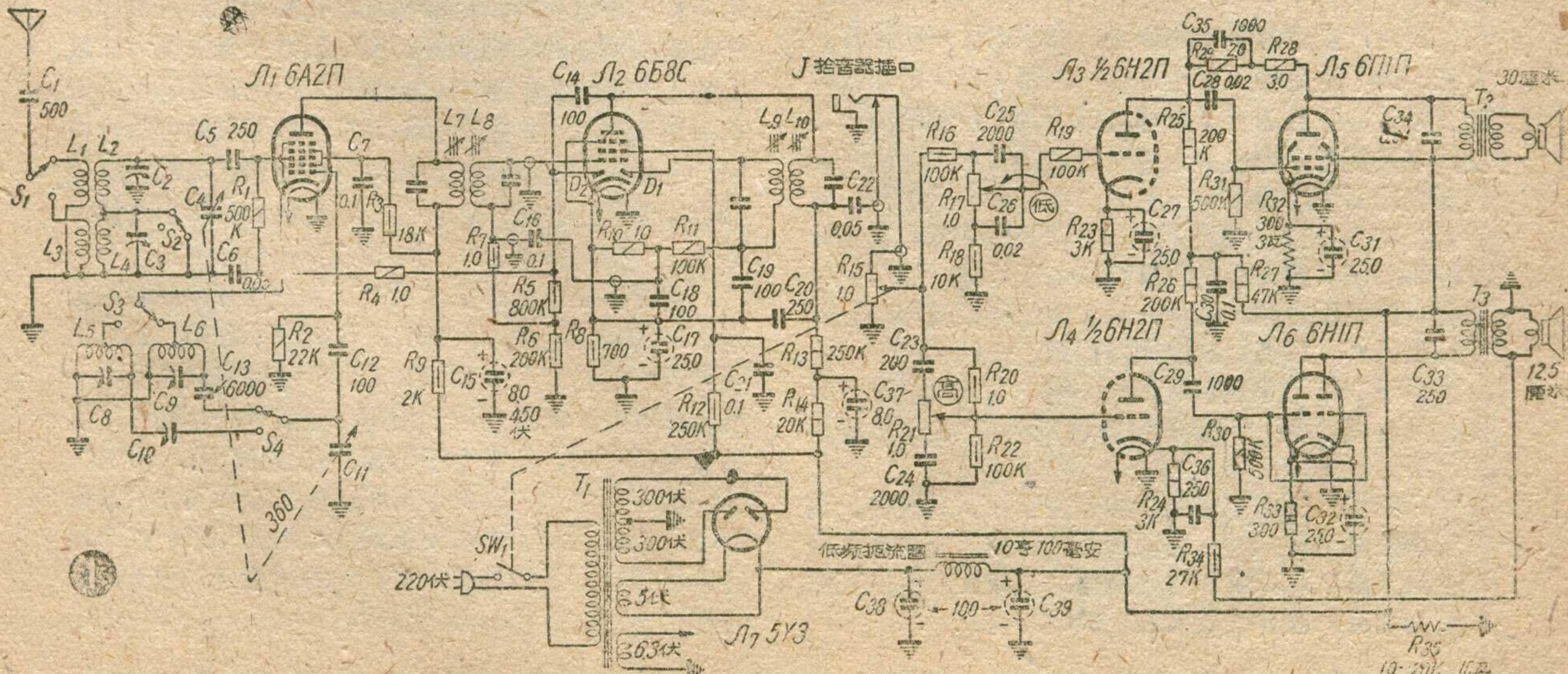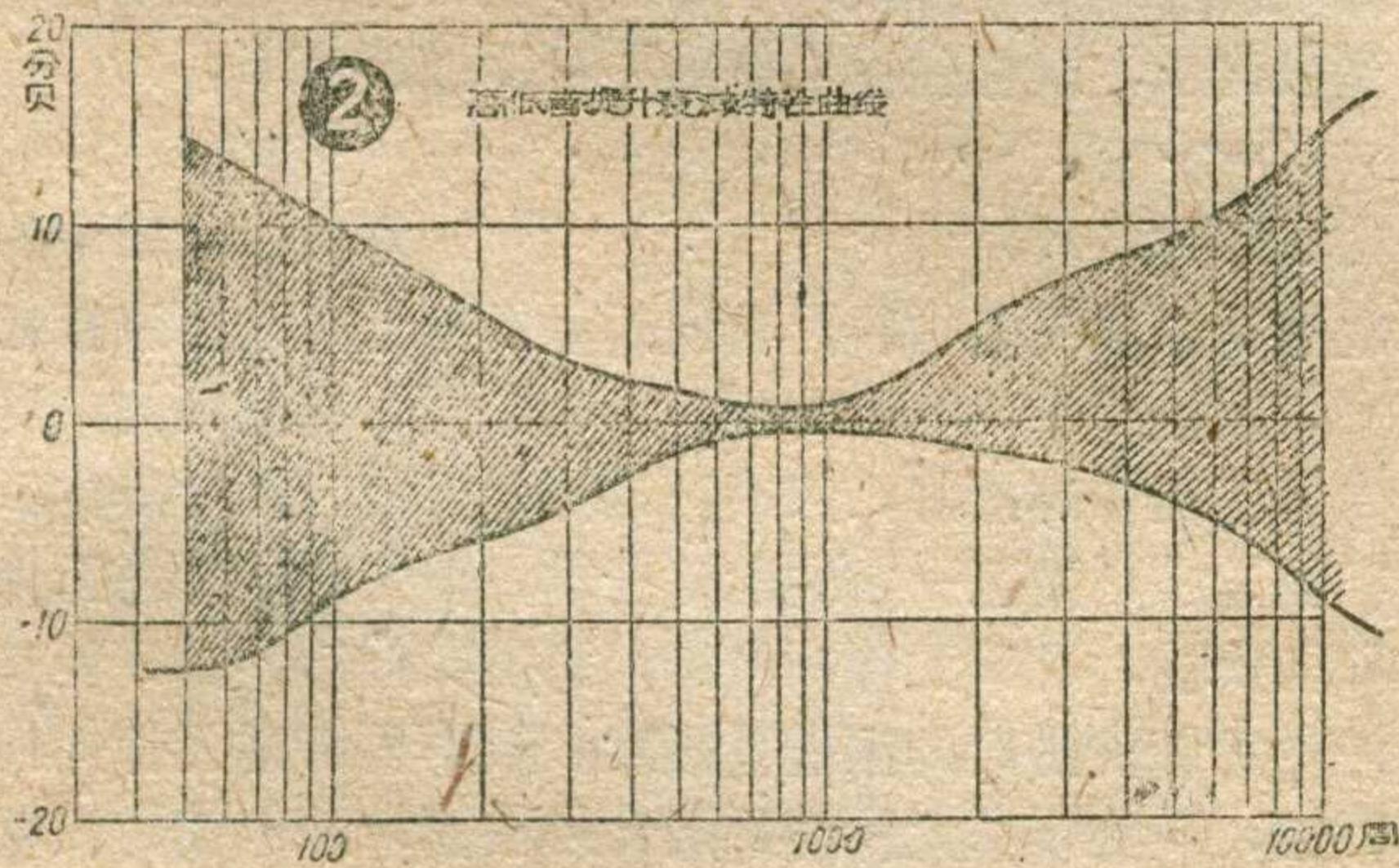我把一架旧机器改成一架双音带式收音、电唱机，采用了高低音分别控制和放大的双音带式电路，这种电路不仅可以大大改善音质，另外，选用来复放大，使电子管用得最少，并且高音部分的强放采用功率消耗较小的6H1Π。这样，不仅节约了零件和电力消耗，还可以利用原有的五灯电源变压器。





电路說明

这是一架超外差式收音机（见图1）。变频为6A Π ，线圈为美通553，线路比较一般。应注意的是电容C₅、C₁₂和C₁₃采用云母的比较可靠，波段开关用质量较好的，以免因接触不佳而带来麻烦。在另件位置排列上，应该注意线圈553A和553B要互相垂直放置，553A放在底板上，553B放在底板下，并尽量靠近波段开关。

6B8C 担任中放、检波、延迟式自动音量控制和低放，采用的是来复式电路。它的中频放大倍数与R₁₂的大小有关，但考虑到低放的效果，帘栅压要用低放时的规格（40—60伏），故我用的R₁₂为250千欧，中频放大倍数比一般中放管低些。电容器C₂₀为中频旁路电容器，使R₁₃不致成为中频的负载。小屏D₁担任检波，为了防止中频电压随检波后的音频混入栅极，引起正回授，所以加有C₁₈、C₁₉和R₁₁作滤波器。小屏D₂担任延迟式自动音量控制，延迟电压约2伏。延迟式自动音量控制的好处是它有较高的灵敏度，可使小信号不受抑制。检波后的音频电压通过C₁₆再到栅极上进行低放。

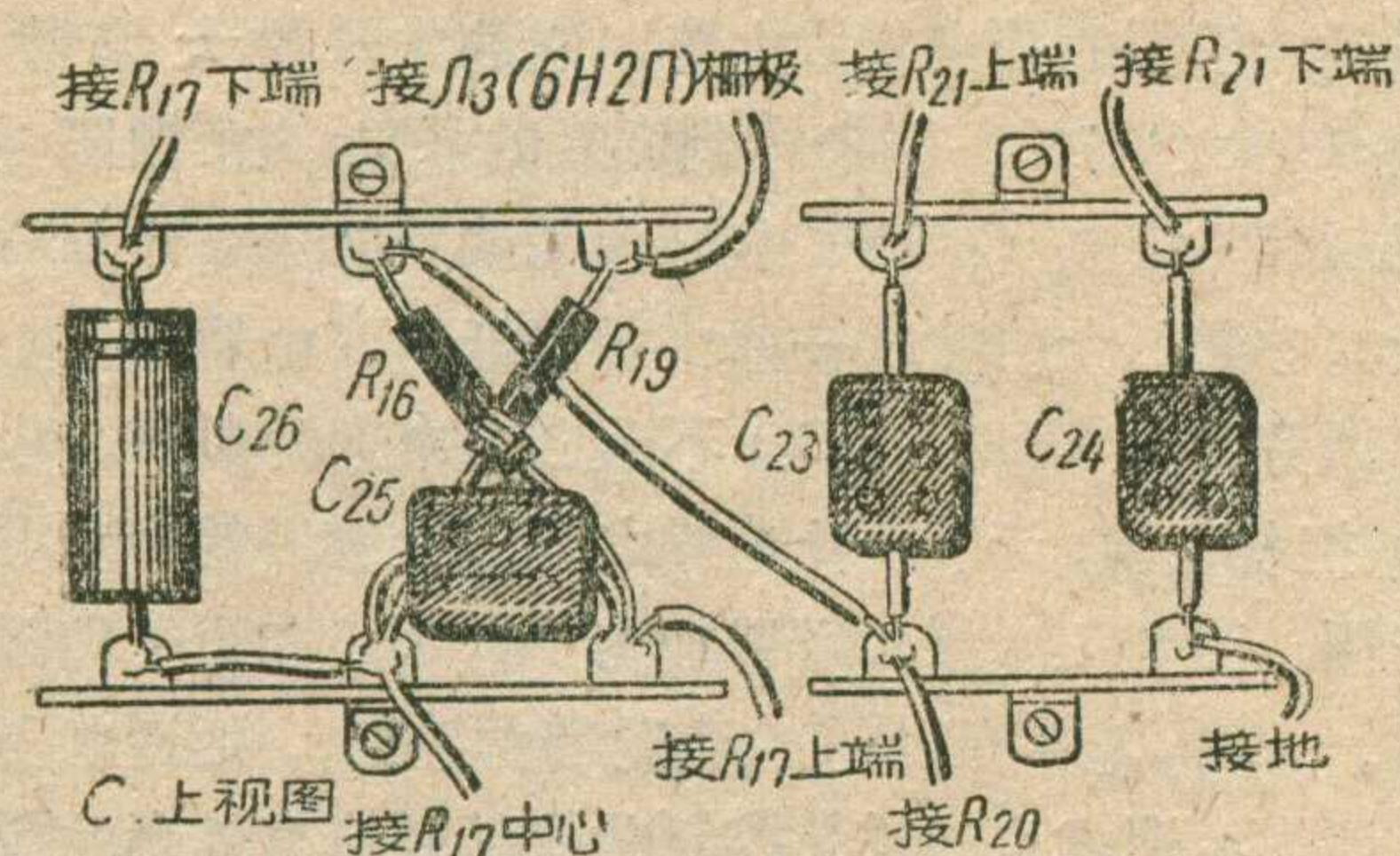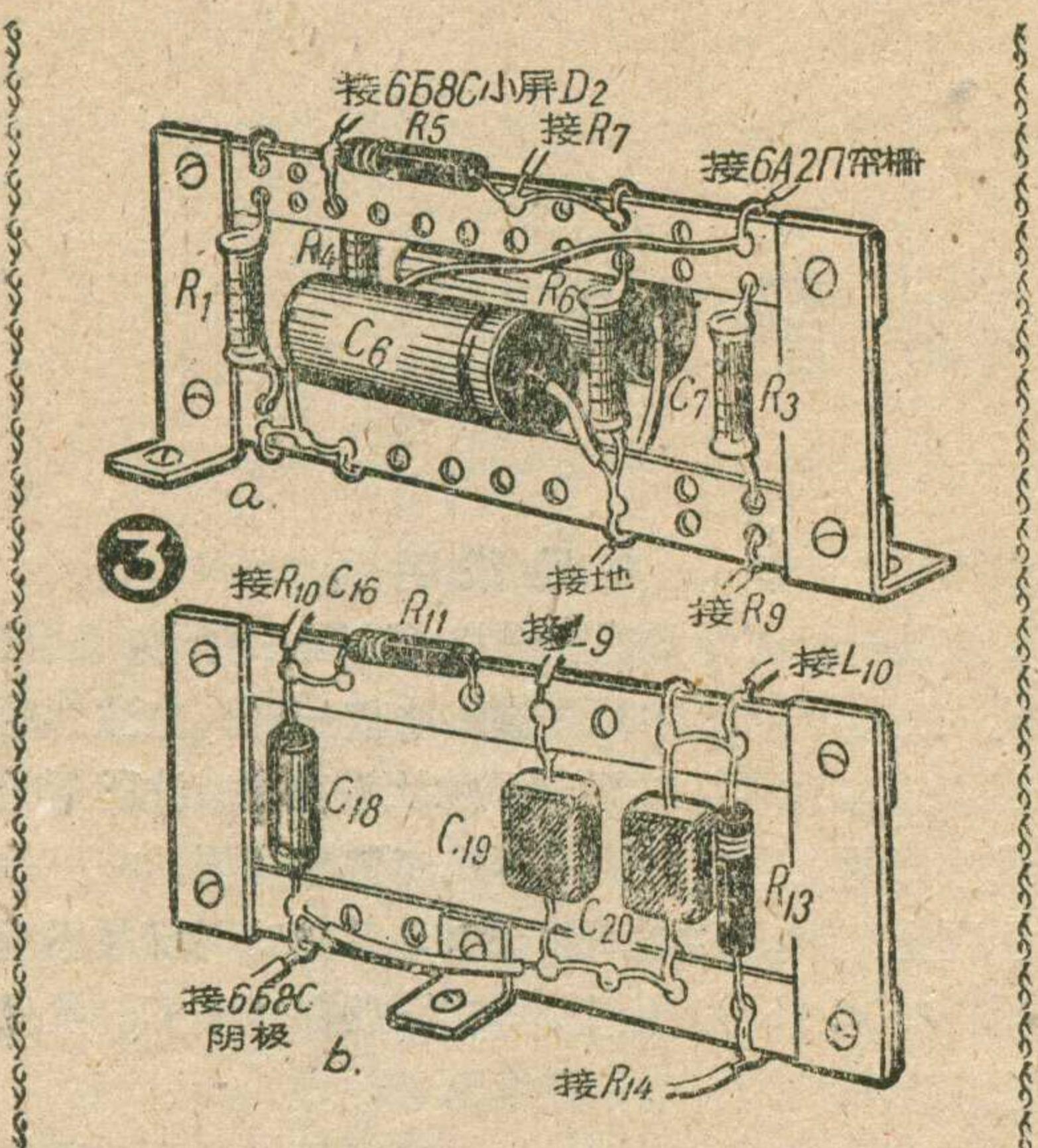来复放大的主要困难是会产生窜越现象。那就是在来复管的栅极上加有较大的偏压时，输入的中频信号还没有经过二极管检波，就先发生屏极检波作用，这个检波后的音频电压和二极管检波后经过低放的音



頻电压的相位差不多相反，当裝在来复級的音量控制器（例如 R_{10} 以电位器代替的話）調到某中間位置時，这两个相位差不多相反的电压大小几乎相等，相互抵消的結果，使輸出最小，而从中間位置向兩邊調節時，輸出都会增大，不但音量控制器失去作用，而且失真严重，尤其在接收强信号时，这种現象更为严重。

針對产生窜越現象的原因，我采取了一些措施。首先，为了避免輸入信号过强，选用了截止电压較低的变頻管，並且加上了全部自动音量控制电压，其次，在来复管本身也加上适当的自动音量控制电压和陰極自給偏压，用来防止电子管在非線性区工作。方法是將 R_7 接在 R_5 、 R_6 之間，使总偏压为部分自动音量控制电压（約为自动音量控制电压的 $1/5$ — $1/4$ ）与陰極自給偏压之和。这样一来，窜越現象減小，音質变好。另外，又把音量控制器移到下一級去。

由于 6B8C 担任多种工作， C_{18} 、 C_{19} 和 C_{20} 起有重要作用，因而要用云母电容器。此外，栅極接綫要短，要用隔离綫。

高低音控制網絡是属于具有衰減性質的網絡。調節音調控制器 R_{21} 、 R_{17} 可以使高低音提升或衰減大約 15 分貝（圖 2）。由于这种網絡的衰減性，所以在它的后面加有一級补偿放大級（6H2II）。

6H1P 和 6P1P 是高低音頻的功率放大級。低音部分的 L_5 与 L_3 間加有由 R_{28} 、 R_{29} 和 C_{35} 組成的負回授網絡，它加强了輸出的稳定性，也減小了交流声和杂声。並且这个網絡的性質，使高音頻回授系数大，低音頻回授系数小，相对地抑制了高音。高音部分采用了兩級負回授網絡，負回授电压取自輸出变压器 T_3 （6V6 用輸出变压器）的次級，好处是可以抑制輸出变压器所产生的副波失真，並改善頻率特性。这个網絡的性質使低音頻受到抑制，相对地提升了高音。

由于这两种負回授的特性，使整个放大器的高低音的提升更为加强。

收音时，6P1P 輸出約 3 瓦，6H1P 約 1 瓦不到。已够一般需要。拾音器改接到 R_{10} 兩端时，唱片輸出功率最大，但需要加接一个衰減網絡。

安裝方面

为了縮小体积，在安裝上采用另件板和接綫架的办法，先考慮哪些另件可以安置在同一塊另件板上，哪些另件可直接利用电子管脚和接綫架等，然后对需要用另件板的另件作排列設計，尽量使引出綫最短。另件板是兩塊厚絕緣紙板，兩端用鐵片固定，另件就裝在上面，見圖 3。另件接地的地方應該用一根較粗的銅絲作为总的地綫，不要圖方便而把接地綫直接接到机壳上，这样往往會帶來不可捉摸的麻煩。

（上接第 26 頁）

复蓋上一层薄的电阻材料和导电材料，再通过电極把电阻电容連接起来，就構成了 RC 濾波網路。电路里若有三極管，可先將三極管鋸接好，然后再用同样方法，进行制作。在制造中，按照一定的电路要求，首先必須考慮元件如何安排，那些元件在內部，那些在外边。圖 3 便是經過重新安排后的振盪器網路。然后再考慮元件如何嵌鑲，以及根据元件的佈局和規格要求选取鏽片、电阻材料、导电材料和絕緣物質。在制造上，其制作順序也是很关键問題，实际制造上是需要大量复杂的工艺技术的。圖 4 說明像圖 3 的电路可以全部裝在一塊小鏽片上，主要利用真空扩散蒸發的办法，使得导电材料、电阻材料和絕緣材料的交互嵌鑲、复蓋制成振盪器。在这一塊小片上，它包含有兩個晶体三極管、一个二極管、四个电容器和九个电阻。

半导体固体电路技术还存在着一些有待克服的困难。例如在元件中，电感的制作就很不容易。另外許多元件的規格还受到限制等等。所以目前只是做出一些特殊电路，而且还限于結構比較簡單的。固体电路技术問世不久，但是由于導彈、人造衛星、計算技术、航空、通信、以及宇宙航行这些方面飞躍發展的要求，使它显示出更大的重要性，最近在制造方法上，已經有了新的进展，估計它的前途是無限寬广，今后的發展必然是一日千里的。

大搞机械化、自动化， 南京电子管厂技术面貌迅速改变

南京电子管厂职工，大搞机械化、半机械化、自动化、半自动化，向高精尖新进军，企业技术面貌发生了显著的变化。

在短短的一个月时间里，共实现了大小革新2361项，其中较重大的项目有340项，制成新产品13种，实现自动拉塗、自动喷云母片等单机自动九十三台，玻壳处理等联动机四台，流水线五条，手工操作变为机械化、半机械化的有259项。基本上实现了钳工机械化，丝类、带材加工自动化，化学加工机械化自动化，管子出厂打印联动化，一部分电子管测试自动化等。并在许多工种中，普遍推行了超声工艺。

该厂今年在原有设备、人员的基础上，产量、产值、新产品的试制任务都比去年翻了一番多。由于大搞以机械化、自动化为中心的技术革新和技术革命运动，大大提高了劳动生产率，生产计划日超额完成。

(黄明寿)

友谊牌小型中周变压器

华北无线电器材联合厂出品的友谊牌小型中周变压器，是一种结构比较紧凑的小型无线电元件。其直径为16毫米，高16毫米。该产品一套包括一只振盪线圈(XZhQ-01)和三只中周变压器(XZP10-2, XZF20-2, XZP30-2)。适合半导体收音机使用。这种耦合线圈的线路如图1。

图1所示是友谊牌小型中周变压器的接线图。它由三个中周变压器(XZP10-2)和一个振盪线圈(XZhQ-01)组成。接线图中，1、3端并联一个容量为200微微法的电容器，与振盪线圈(XZhQ-01)的一端相连；2、4端并联一个容量为200微微法的电容器，与振盪线圈(XZhQ-01)的另一端相连；5、6端并联一个容量为200微微法的电容器，与振盪线圈(XZhQ-01)的公共端相连。这样，振盪线圈(XZhQ-01)就与三个中周变压器(XZP10-2)串联在一起。


可以应用于普通线路及印刷线路。

使用时，需在初级1、3两端并联一个容量为200微微法的电容器。变压器在出厂前已调谐在465千周，但在实际接在线路后，由于半导体管及走线分布电容的影响，可以重新校核，校核时把465千周的信号输入到1-3端，调磁芯使输出功率最大。调谐在465千周时，其Q值均大于100。此三个中周变压器使用半导体三极管П6Г及友谊牌XZhQ-01振盪线圈，应用

频率为1—2.065兆赫，1—3端电感量为211微亨，频率为1兆赫时，其Q值大于70。

这种中周变压器露在外面有五个接线头(图3)，其中1、2、3、4、5代号和图1相对应。


(缪秀琴 陈康和)

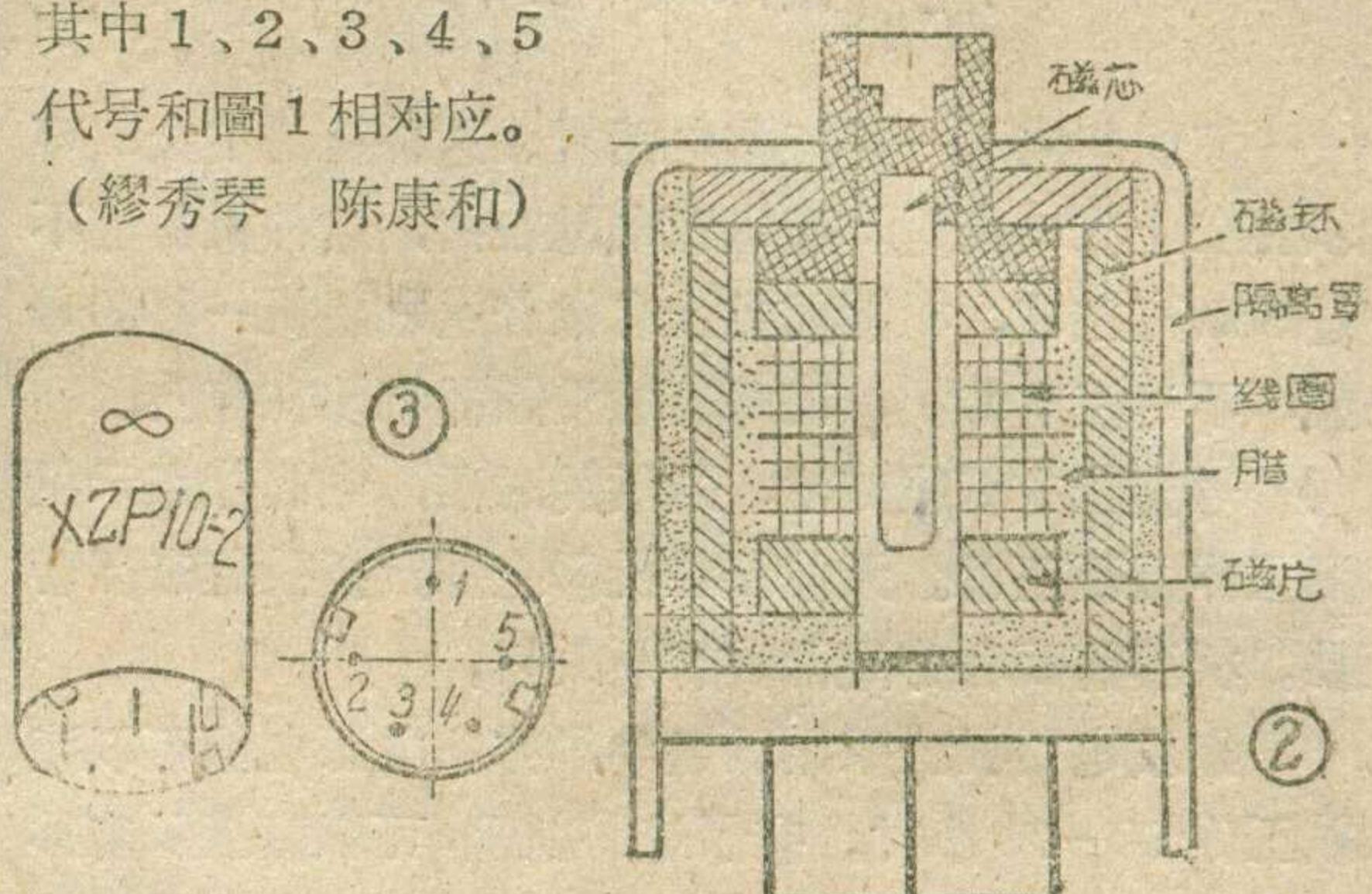

蚂蚁啃骨头，制成高级收音机

天津第六电讯器材厂，虽然厂子小，技术力量薄弱，设备简陋，可是在党支部的领导下，全体试制人员发扬了敢想敢干的共产主义精神，并在各车间的大力协作下，他们用蚂蚁啃骨头的方法，试制成功了高级产品228-A型三用落地收音机。

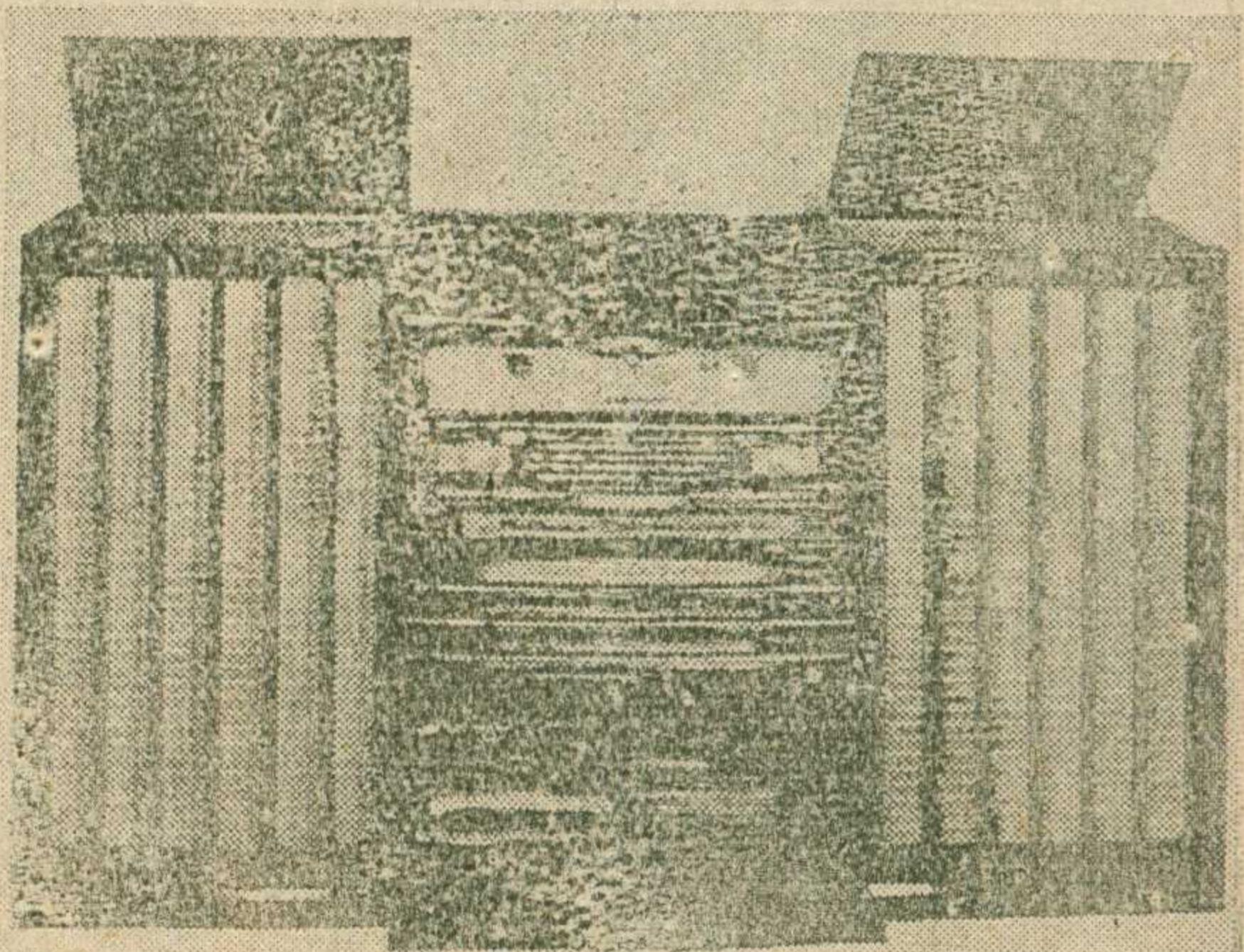这种收音机由23只电子管组成，包括收音机、电唱和录音机三个主要部分。在放声部分采用了立体放声系统，包括有高、中、低音共计八只扬声器，声调优美悦耳。收音部分装有5个波段，并备有自动调谐装置，只要用手一按琴键，指针即自动移动选择节目。电唱机系四速式，可放送78、45、33、16转四种唱片。录音部分可以录放收音节目及唱片，並且可以通过话筒录制讲话。适合于人民公社、俱乐部、机关及公共场所使用。(第六电讯器材厂通讯组)



袖珍無線電話机


苏联制成了种無線電話机。这种机器不大，可以裝在上衣口袋里。連电源电池在内，这种机器也不过500克左右。机器前盖上有像普通電話机一样的号盤，不过沒有耳机，而是將送受話器都裝在壳內。

号盤上有紅綠灯泡，通話的时候，它們能指示机器工作是否正常。天綫裝在机器上部，折叠起来很容易。机器前面和旁边都裝有开关鈕。

無線電話机上采用的是半导体。电源电池可以連續工作60—70小时。有了这种机器，可以直接从森林中、田野里以及火車和汽車上撥通需要的電話号码並和对方談話。从普通電話机上也可以叫通無線電話机。只要在普通電話机上一撥無線電話机的号码，無線電話机就立刻在你的口袋里响了。

这种机器的工作情况是这样的：当你撥号码的时候，天綫就送出無線电信号。这些信号傳到了安装在自动電話局的收發报裝置里。于是，这种裝置，或更确切地說，这种自动無線電話台，就通过自动電話局接通了你在自己的無線電話机上所撥的任何一个電話号头。由普通電話机叫無線電話机的过程則正相反。

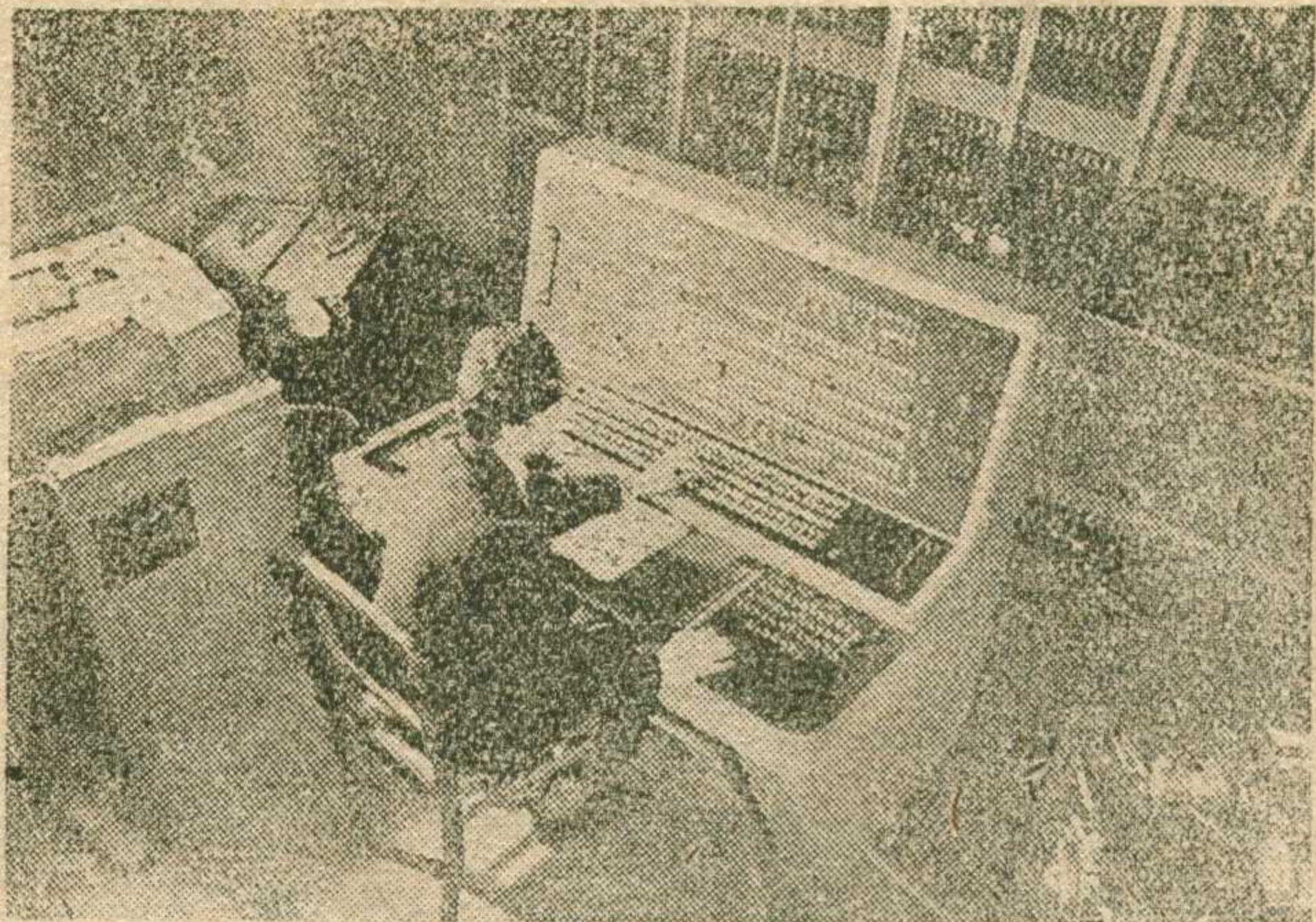無線電話机将在苏联工業、交通运输、农業等国民经济部門得到广泛应用。在集体农庄和国营农場里，無線電話机将帶來許多方便，如便于与田間工作队联系、便于呼叫技术搶修車等等。（苏联大使館新闻处供稿）



苏联新型的电子計算机


計算技术在苏联达到了很高超的水平，苏联生产和設計了各种类型的高速电子計算机，这些計算机广泛使用于科学硏究、工程設計、自動控制其他許多国民經濟部門中。最近在苏联科学院新設置的一种“БЭСМ-2”型电子計算机，每秒鐘能解决8000个算題，这也是高速度电子計算机的典型。（維·馬斯丘科夫攝影 塔斯社稿新华社發）

礦井遙控裝置

苏联盧干斯克州“苏联共产党第十九次代表大会”

煤矿在井上新裝設了控制主要生产过程的遙控裝置。裝置上有不同顏色的信号灯、矿井里巷道的圖表和电视机。操縱者在任何时候都可以过問生产过程並發出必要的指示。操縱者使用高頻率的扩音器指揮井下生产。左圖是遙控裝置的主要操縱台。右圖是矿井中矿車的駕駛員借扩音器和控制台取得联系的情形。

（普·阿茲攝
塔斯社稿新华社發）

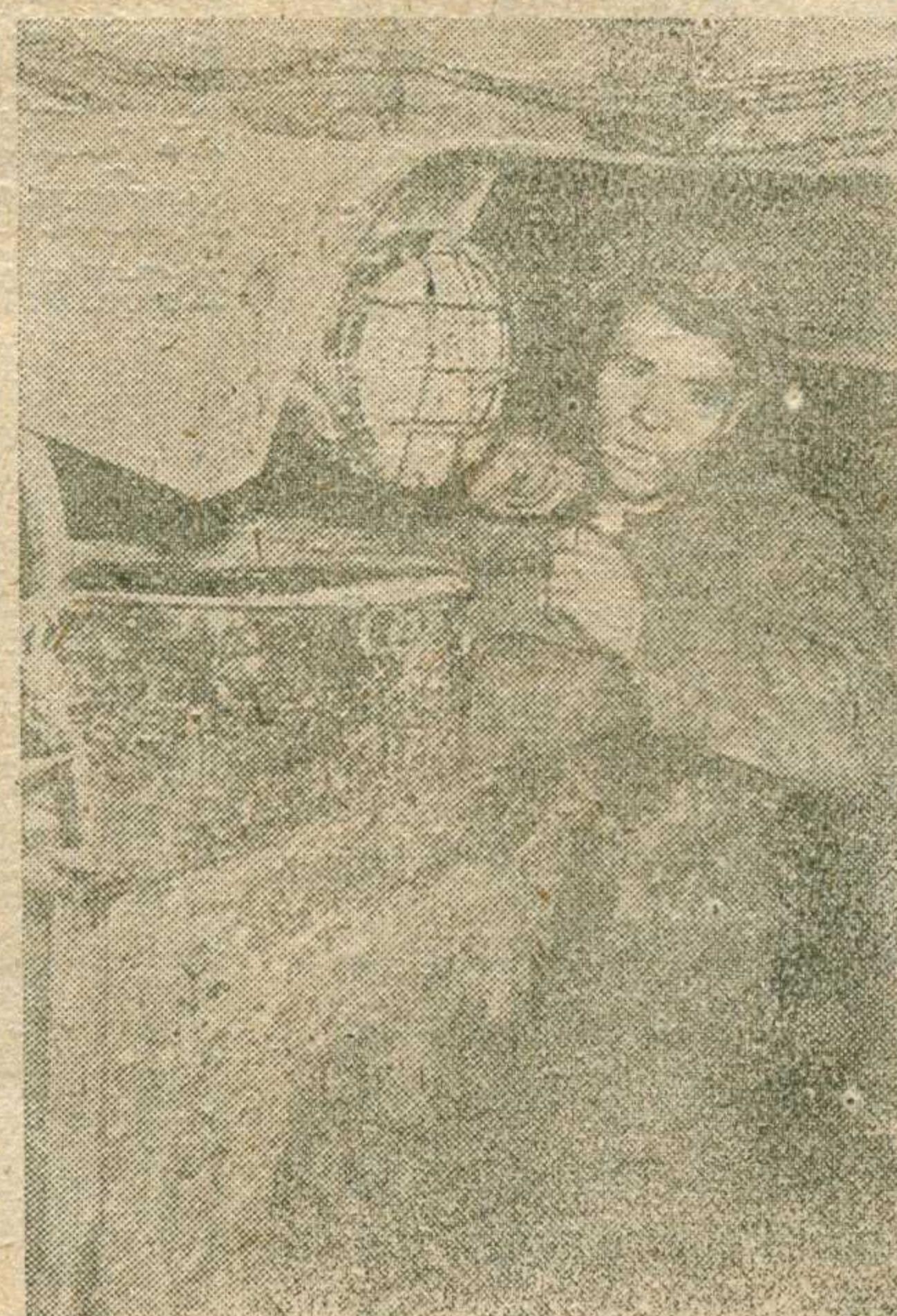

上海举行無綫电控制航空模型比賽

2月28日，上海市举行第三屆無綫电操縱航空模型比賽，參加比賽的共有16个單位、50余名運動員，他們大都是年輕的大、中学生，也有工厂的工人無綫电爱好者。大家会集一起，向全市人民汇报了研究無綫电遙控的成果。結果，上海师范学院获得無綫电操縱牽引模型飞机和二級無綫电操縱模型飞机兩項冠軍，靜安区获得一級無綫电操縱模型飞机的冠軍。

無綫电操縱模型飞机是由運動員在地面用無綫电發出操縱信号，求远距离操縱空中飞行的模型飞机或模型滑翔机。無綫电遙控设备包括地面的發射机和模型飞机上的接收机。接收机获得發射机發射的操縱信号后，通过自动操縱裝置，能使模型飞机作出許多飞行动作，犹如真有人駕駛着飞机一样，栩栩如生地飞行。飞行动作有繞弯、水平“8”字、翻筋斗等。無綫电操縱模型飞机，是研究遙控技术这門尖端科学的基础。

制成無綫电操縱模型飞机不是一件簡單的事情。除了要懂得航空模型知識、熟練模型飞机的制作技术外，还必須掌握無綫电技术，热爱無綫电运动，通过刻苦鑽研，才能获得进步和成功。上海的無綫电运动在操縱航空模型方面，是1953年开始的。年轻的航空模型運動員通过刻苦鑽研，已获得不少成就。例如1953年12月底举行的全市首屆無綫电控制航空模型比賽，有10多个單位在短期内研究制成無綫电控制設備，使模型飞机飞行得又稳、又准，获得广大群众的好評。

好評。在去年的全国無綫电控制航空模型竞赛中，上海的運動員获得兩項亞軍、一項第5名的优异成績，而第三屆全市無綫电操縱航空模型比賽，参加的“飞机”有20余架，比前两次比赛增加近一倍。这有力地說明上海的無綫电运动近年来是有很大成績的。归根結蒂，这應該归功于党，是党的正确领导与大力支持的結果。

目前，全上海各学校、工厂的無綫电和航空模型运动員們，通过第三屆全市無綫电操縱航空模型比賽，以及举办的各期無綫电操縱航空模型訓練班，正在大搞这方面的活动，使它与科学技术、国防体育各方面紧密地結合起来，为生产、为国防服务。（英俊）


吉林省的無綫电活动

吉林省体委开展無綫电活动以来，到现在已經一年多了。由于党的重視和关怀，运动发展的很快，受到广大羣众和爱好者的欢迎。

在这一年的时间里，全省許多市、县都先后开展了無綫电活动，其中尤以長春、四平、通化、辽源、怀德等市、县較为活躍。根据初步統計全省共培养出專職教練員30名、業余教練員240名、等級運動員120名（其中兩名已經荣获健將称号）、等級裁判員140名，达到普及級的有一千三百多人。这就为今后無綫电运动的持續躍进，打下了良好的基础。

在开展活动中也曾遇到了一定的困难，但在党的正确领导和解放军部队及其他社会团体的大力协助下，器材、教室、人力等問題都逐步得到解决，使运动因地制宜、因陋就簡地迅速开展起来。

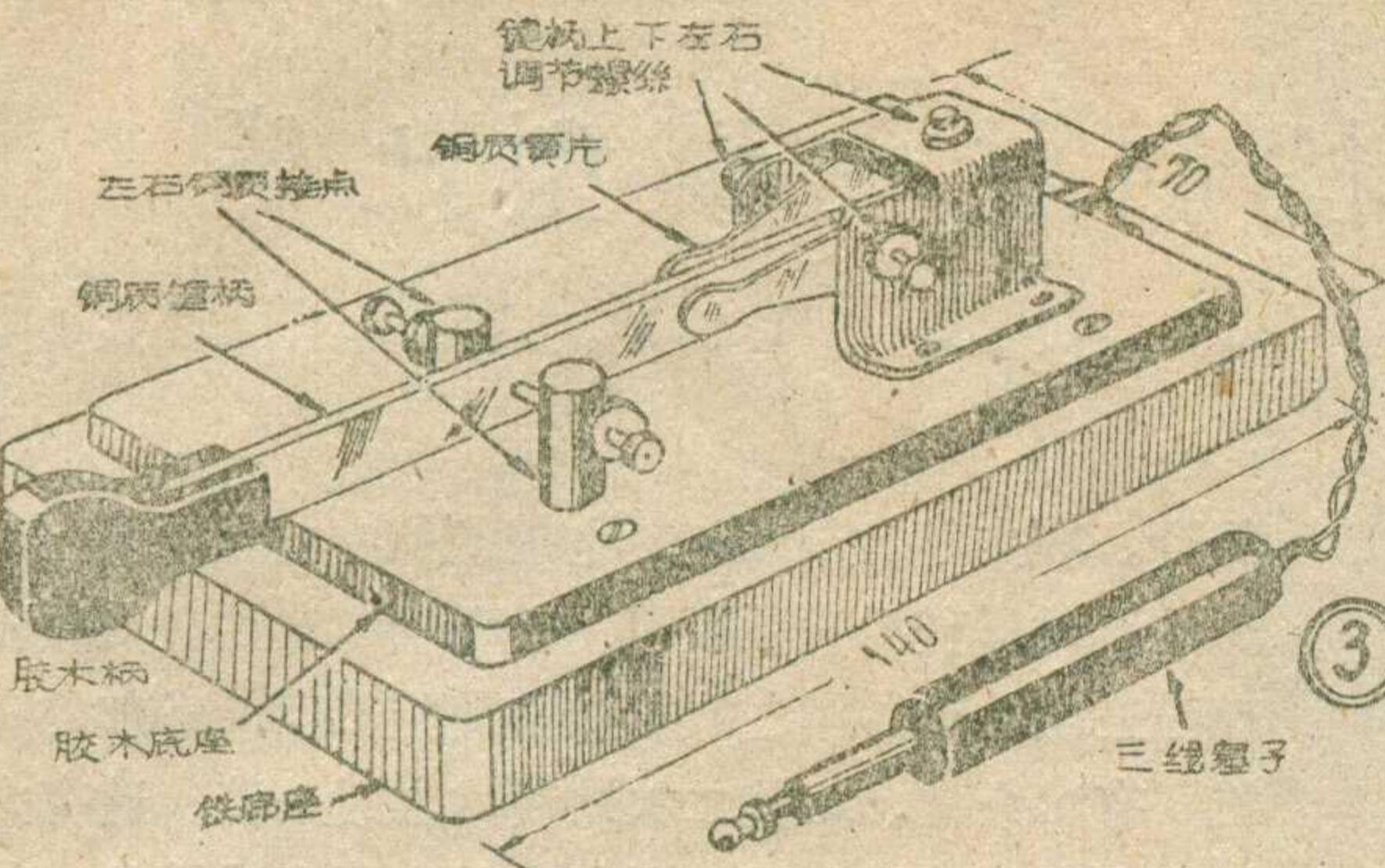
为了更好地配合全民皆兵运动，更好地为生产为国防服务，今年，吉林体委将在各县市普遍地成立無綫电俱乐部和活动点，并在中等学校建立工作室，大力开展無綫电普及活动。除原来的工程及报务活动項目外，今年还要增加短波通信、有綫電話等項目，全年参加活动的人数將大大增加。（刘存义）



自动鍵

• 葛言 •

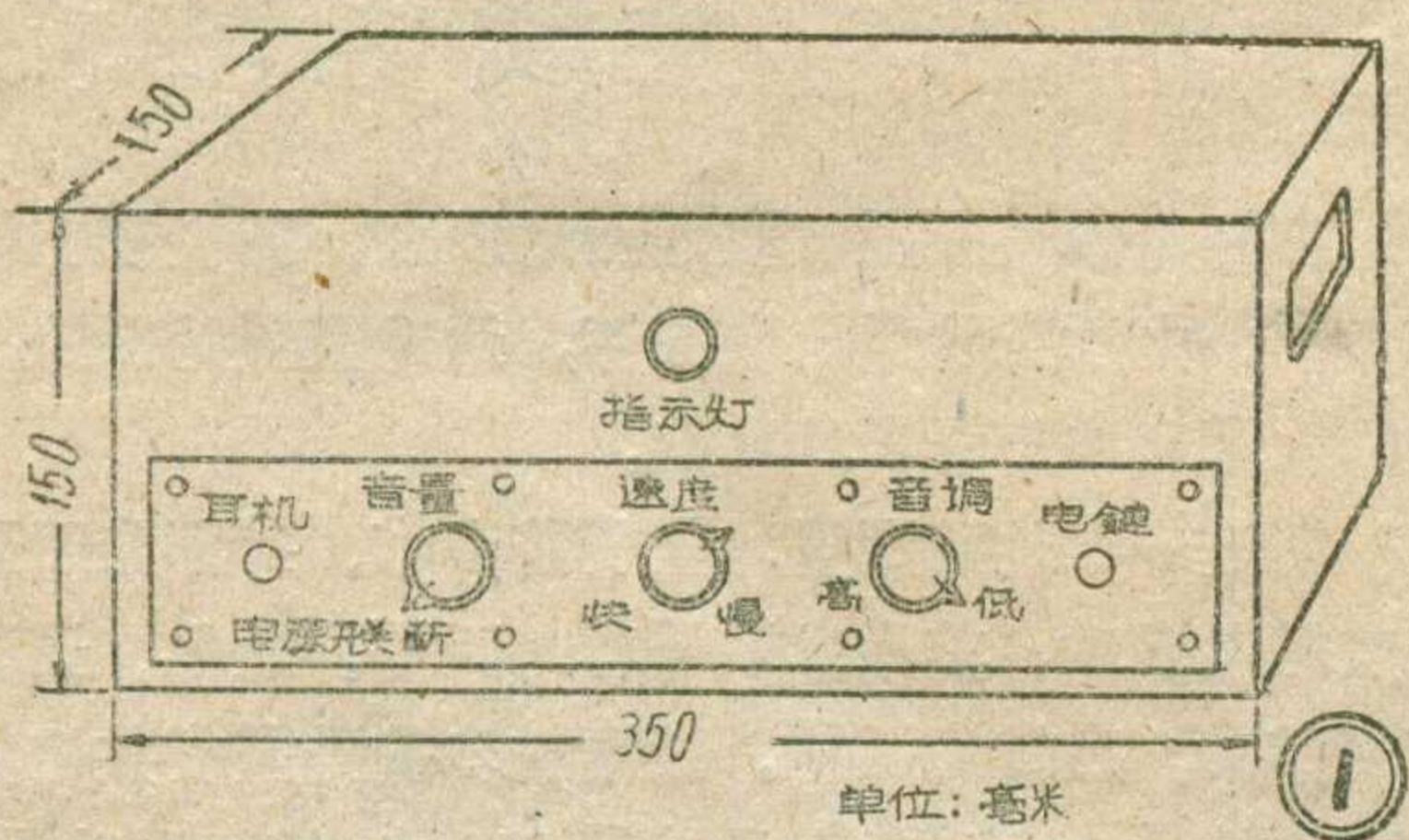
自动鍵又名快鍵。它是一种人工高速發报的工具。近几年来，在国际和国内高速收發报比赛中，不少运动员都运用它创造出高速發报的新纪录，因之它亦开始为广大无线电爱好者所欢迎。这里向大家介




紹目前最通用的一种快鍵。它的基本性能：發报速度——每分鐘能發 110—1450 个点；輸出音頻信号——功率不小于10毫瓦，基頻为800—1000週/秒。它的構造是由一部快鍵振盪器(外形如圖1，內部裝置如圖2)和一个手控电鍵(如圖3)組成的。搬动鍵柄就可以进行發报，当把鍵柄搬向左边与左边接触点相联时，快鍵振盪器自动地連續輸出“划一”的信号；而当搬向右边与右边接触点相联时，振盪器就自動連續輸出“点·”的信号。因此快鍵振盪器的構造与一般音頻振盪器不同，它們間的区别在于快鍵振盪器比一般音頻振盪器多了一个自动鍵电路。

快鍵振盪器的線路如圖4。一只 6H8C (V_3) 作陰極阻容耦合音頻振盪，音頻信号經

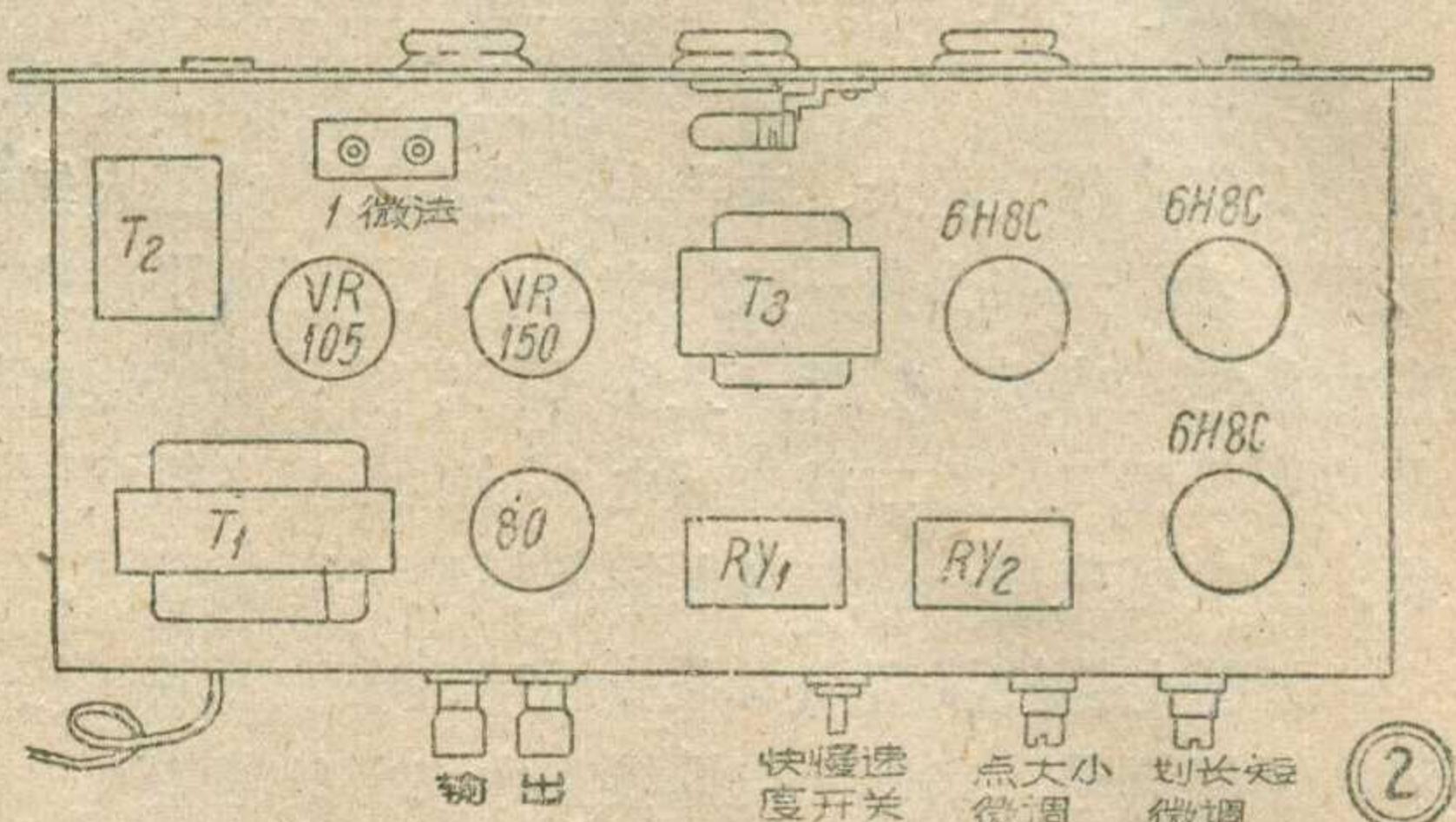T_3 輸出，在輸出的一端串以繼电器 RY_1 的接点；另兩只 6H8C(V_1, V_2)組成自動鍵电路，控制 RY_1 动作。使音頻信号时断时續，自動地發出“点”“划”符号。全机的电源部分，是由整流管 80 和稳压管 VR 105、VR 150 組成的全波稳压整流电路。 A 点輸出为 +255 伏， B 点輸出为 +150 伏。



自動鍵电路的簡單工作原理 为明了起見，將这部分电路單独画出(如圖5)。当接通电源后， V_1 左側三極管工作，在它的陰極电阻 R_1 上产生一正电压，經 R_2, R_3 給电容器 C 充电，使栅压逐渐升高，屏流加大， R_1 上正电压增加。这个增大了的正电压經 R_4 加到 V_1 右側三極管栅極，使之导电， RY_2 吸动，接点接通。在未按电鍵时， V_1 左側三極管栅極經 R_5 接至 A 点，維持有一正电压，因此 RY_2 接点永远接通。当按鍵时， V_1 左側三極管栅極接地(發“划”时)或接一低正电压(發“点”时)， C 很快放电，栅压立即降低，引起 R_1 上电压突然降低，而使 V_1 右側三極管屏流截止， RY_2 接点立即离开。此时， R_1 上的正电压又經 R_2, R_3 給 C 充电， V_1 左側三極管栅压又逐渐升高， R_1 上正电压亦随之升高。到一定程度又使 V_1 右側三極管导电， RY_2 吸动， C 又放电。重复上述

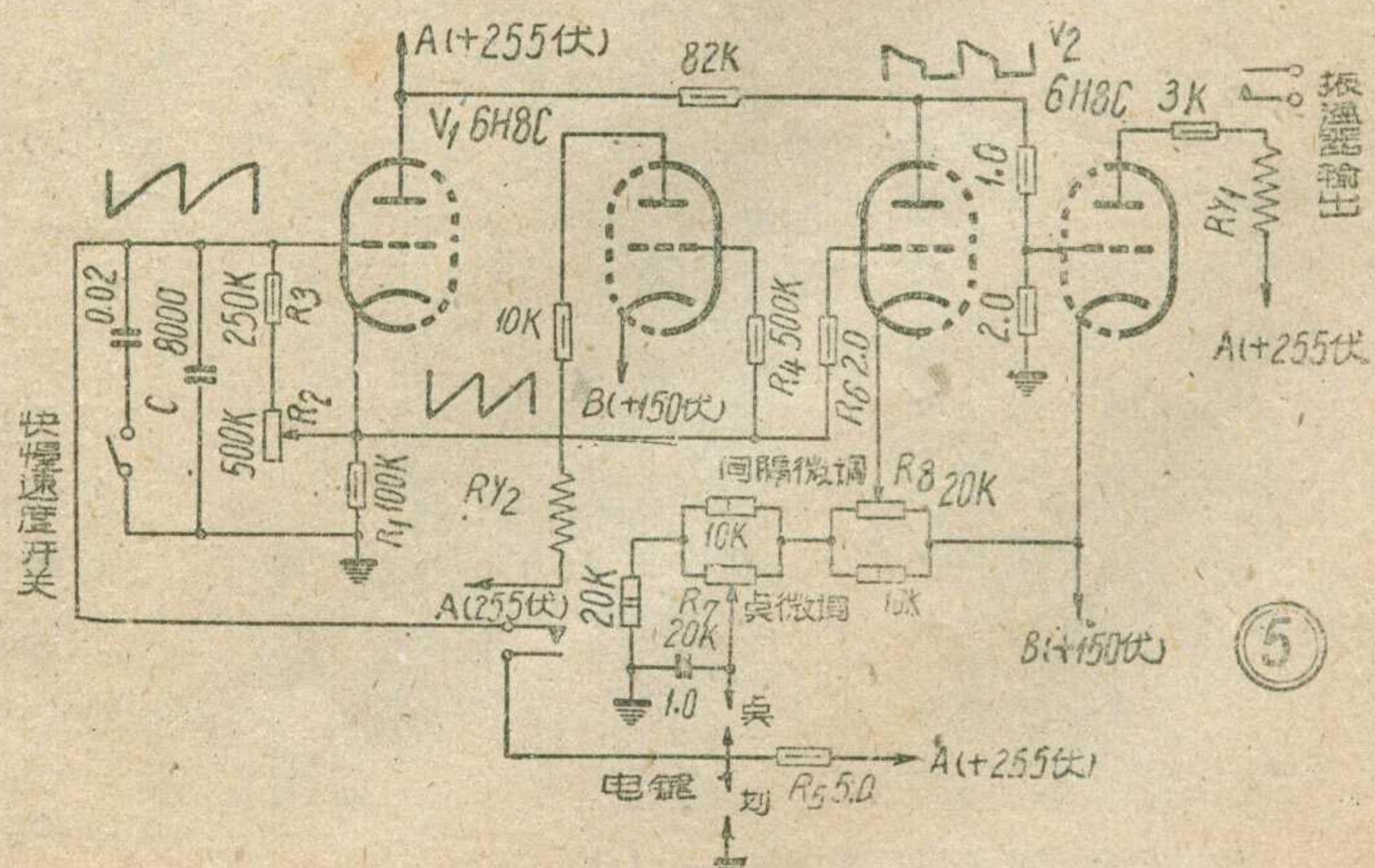


动作，这样在 R_1 上产生的变动电压经 R_6 加到 V_2 左侧三极管的栅极，使其屏流时有时截止，产生一矩形波，经 V_2 右侧三极管放大后，控制 RY_1 动作。

RY_2 重复一次动作的时间，是由 R_2, R_3, C 的充电时间常数来决定的，因之改变他们的数值，就可以控制发报速度。调节电位器 R_8 ，将改变 V_2 左侧三极管阴极电位，控制该电子管导电时间长短，即调节了“点”

“划”的间隔。当发点时，调节电位器 R_7 ，可改变 C 放电后的电位，即改变 C 充电到 RY_2 开始动作的时间，这样调节 R_7 就可以调节“点”的大小。

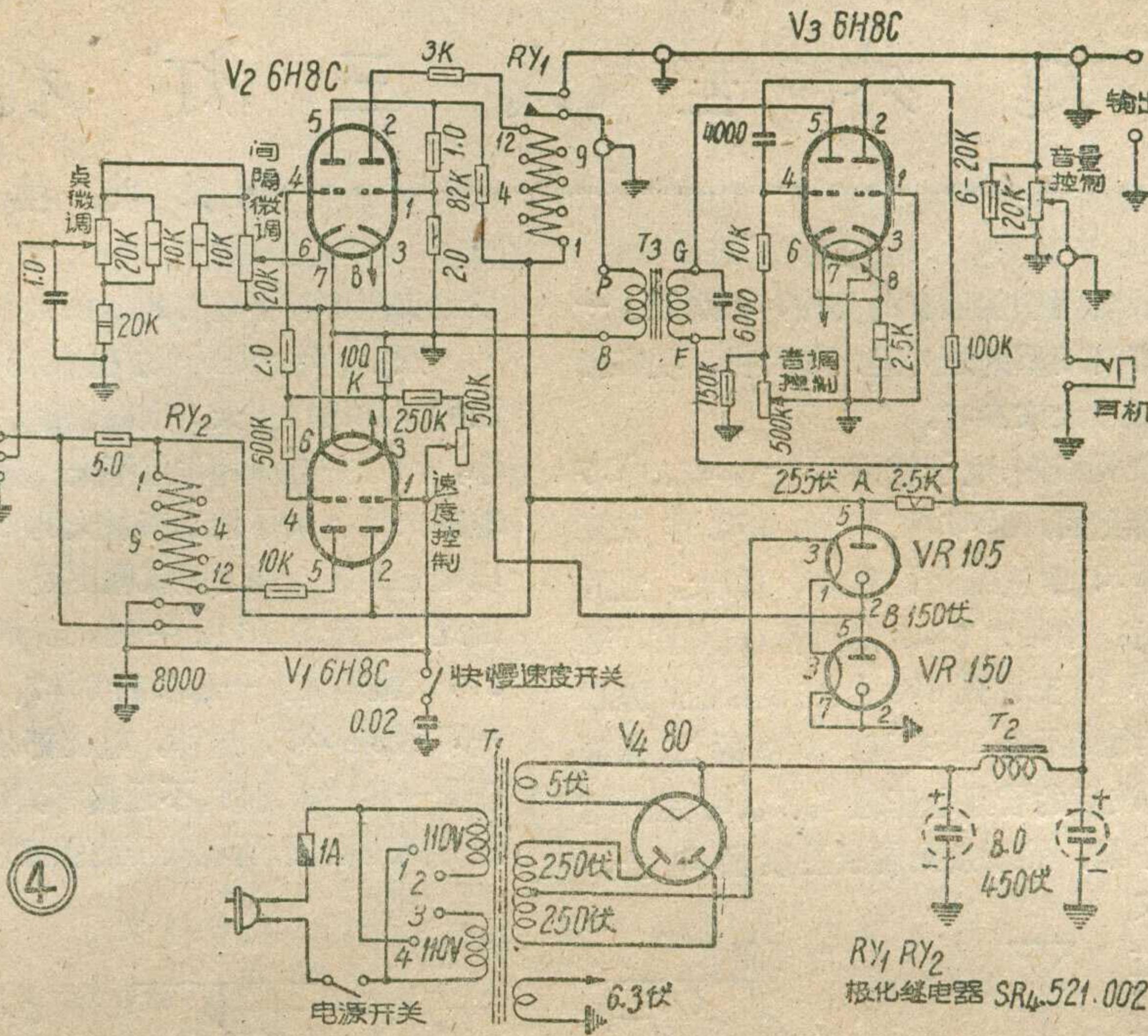音频振盪及电源部分系一般普通电路，这里就不详细介绍了。本机所用电子管 6H8C 80, VR105, VR150 可用 6Н1П, 6Ц4П, СГ3С, СГ4С 代替。 RY_1, RY_2 可用上海出品的 SR4, 521, 002 型号的极化继电器。



自制电键

冯柏生

目前国防体育无线电运动已在全国各地普遍开展。要开展报务活动，电键是不可缺少的，下面介绍一种自制电键的方法。

(一) 材料及制法

底座、键梁和支架：用十多个牙膏空壳在风炉上熔化，将得到的铅分别倒入图 1、图 2 大小尺寸的铁皮槽中，待冷却后即铸成底座和键梁。另用熔化的铅倒入一只容积为 $20 \times 15 \times 5$ 毫米的铁皮槽中，同样作两次，制成两只键梁支架。

键钮：如图 3，可用硬木自制。


接触点：用坏电铃上的一只接触螺丝和一个在铜皮上的接触点。若没有坏电铃，可购买一只旧的火星塞，把火星塞下端的两根合金丝好好剪下就是两只很好的接触点了。

其他：大头机器螺丝和螺帽各 4 只，接线柱两只，螺钉一只，小弹簧一只，针药瓶橡皮塞三个，胶木垫圈数个。

(二) 装配：先把支架照图 1 上的位置用烙铁焊牢在底座上，然后照图 1 把底座上各个孔开好。在 A 孔，

用有接触点的螺丝穿过橡皮塞伸出底座上，再用胶木垫圈使这螺丝与底座绝缘，用螺帽旋紧；接线柱 B 也应与底座绝缘。然后用导线把 A、B 接通。两只接线柱下面也用皮塞支起。

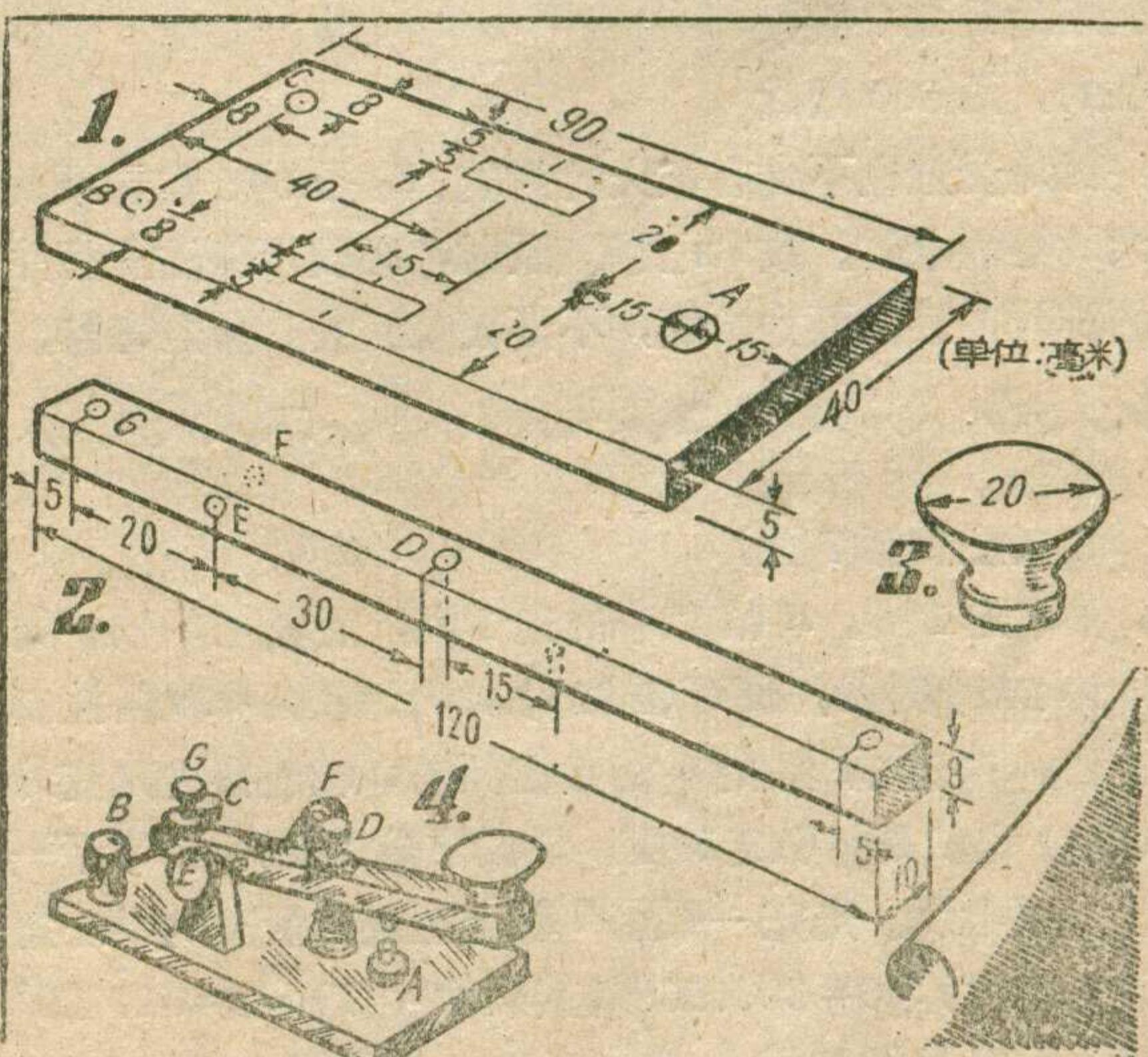键梁部分照图 2 把孔一一开好，孔要稍为小一些，然后把 D、G 两个螺丝用力旋进，距 D 螺丝 15 毫



米处把一个有接触点的铜片焊在键梁下。然后再将其余各部分按图 4 装配起来，一只土制电键就完成了。

超外差式三灯机

崔兆椿

今年初春，我利用手头原有的零件，再购置了一些，裝制了一部經濟簡單的超外差式收音机。現在把它的線路結構介紹給大家參考。


本机采用來复式線路，电子管用国产 6SA7、6SN7 及 6B8。線路結構見圖，6SA7 作变頻，6B8 作來复式放大及检波，6SN7 作整流及音頻功率 放大。它的工作原理是这样的：中頻由 6SA7 的屏極輸出后，經第一只中頻变压器 T_1 交連到 6B8 的控制柵上，經放大后，由第二只中頻变压器 T_2 交連到 6B8 的二極部分作屏極检波。检波后的音頻电压經 C_8 、 R_6 、 C_7 組成的濾波电路濾去了中頻，然后接到音量控制器 R_5 上，

以后，音頻电压又經 C_6 回到 6B8 的五極部分作音頻放大，再經 C_{12} 交連到 6SN7 作功率放大。圖中 C_1 、 C_5 、 C_9 、 C_7 、 C_8 应采用云母电容器。 C_5 、 C_9 的作用是濾去殘余的中頻，它的容量 約为 250—500 微微法，这里用的是 250 微微法的，用 500 微微

法时对音量也不会有很大的影响， R_3 是 6B8 作音頻放大的柵極电阻。按本电路裝置时，必須严格注意另件的排列，接綫要力求短，不要繞来繞去，多走弯路，

以免發生各种不应有的回授和振盪。

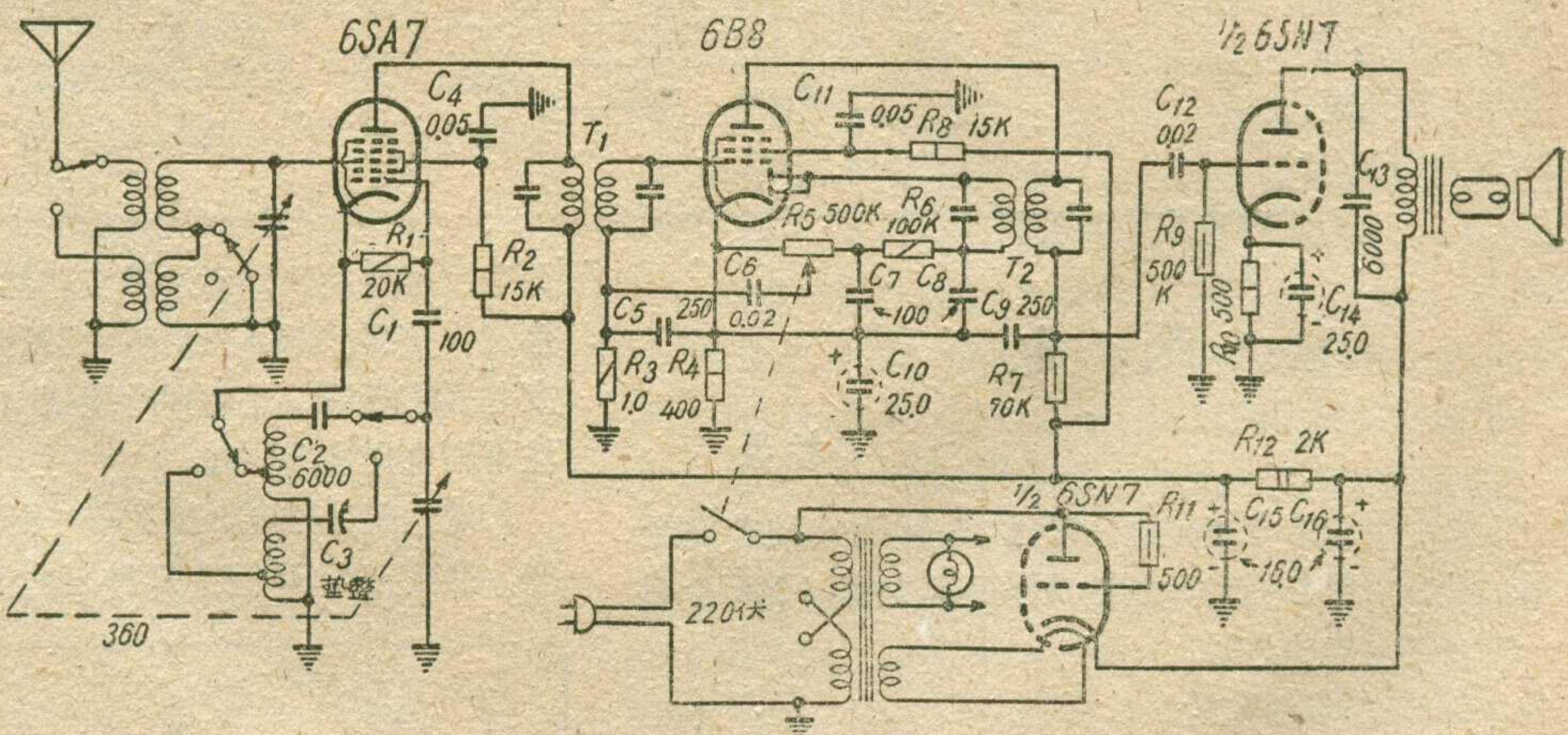圖中， R_{11} 是为保护整流部分的 6SN7 的柵極而設的，如果用得大，则輸出的电压会降低，如果用得小，则保护柵極的作用不大，所以它的阻值可根据實驗而决定。为了使功率放大的 6SN7 的屏压較高，所以把它的屏極接于整流輸出处，但这样交流声会大，因此 C_{16} 是用 16 微法的。所用电源变压器是有兩個 6.3 伏繞組的，一組供給 6SA7、6B8 及指示灯用，另一組供給 6SN7，这样，整流部分的 6SN7 的灯絲和陰極間一旦被击穿时，不致損坏其他电子管。由于变压器沒有高压線圈，所以高压直接取自电源，使用时必須注



意底盤帶電。線圈采用美通 553 或 M81 鐵粉心線圈，可以提高灵敏度。电子管也可以換用 6A2Π、6H1Π、6B8C，这些电子管特性和 6SA7、6SN7、6B8 相仿。

(上接第 7 頁)

B 輪才走 1 圈。A 輪 12 小时走 1 圈，所以把 B 輪一周分为 24 小时份，便可在 24 小时內的任何小時內控制响鈴。日选择器的 C 齒輪直徑与 A 輪直徑之比应为 14:1，也就是 A 輪走 14 圈，C 輪才走 1 圈，相等于一星期（七天）走完一圈。C 輪上金屬片所对的中心角为 $(2\pi/7) \times 6 = 308.568^\circ$ ，其余 $(2\pi/7) \times 1 = 51.428^\circ$ 部分作为星期日用。

使用中星期一至星期六的响鈴時間是相同的，用香蕉插头按选定时間插入金屬排的相当时間插孔內即

可。当选日針指向紅格时，即星期日的 24 小時內电路断开，如需照常响鈴可將开关 S 闭合，如需变更時間，可將香蕉插重新安排，亦可單設一組接綫排專供星期日使用。在裝置上由于增加了傳动系統的負載，所用时鐘应选用較大型的。日选择器与点选择器的弧片要求准确，尤其是片与片間的縫隙，應該愈小愈好，並須絕緣良好而又平整光滑。齒輪為絕緣體，加工要求細致，齒数应按上述关系設計。至于使用何种材料，如何加工，以及响鈴繼电器使用何种电源等等，应按具体情况考慮，这里不再多談了。 (陆忠祥)


我校在党的教育为無产阶级政治服务，教育与劳动生产相结合的教育方针指导下，兴办了無綫电車間，并开始成批生产收音机。但是在繞制綫圈时，时常發現由于电感量不对，影响了收音机的复盖頻率，因此試制了一架綫圈測量器，經過使用認為比較滿意，現將它介紹出来，以供給一些小型生产單位或業余爱好者参考。

綫路如附圖。它的基本原理是和外差式波長表相同的，当两个振盪电流同时加到检波器上，检波器的輸出端便出現頻率和与頻率差的差拍頻率。現在 L_1 和 L_2 兩只电子管分別組成負阻振盪電路， L_1 的振盪頻率由 C_1 与經 L_1 分綫器接通的已知电感量的綫圈来决定；而 L_2 的振盪頻率由 C_2 与經 AB 兩接綫柱接通的待測綫圈 L_x 决定，兩振盪电流同时通入 $6\text{J}1\text{P}$ 进行检波，在 $6\text{J}1\text{P}$ 屏極便产生差頻振盪，当二振盪頻率的和与差都很高时，便被 C_9 、 R_{11} 、 C_{10} 組成的高頻率濾波器濾掉，而当兩頻率漸接近时，其差頻減小，不易被濾波器濾掉，經 $6\text{X}2\text{P}$ 整流后通入 $6\text{E}1\text{P}$ ，使 $6\text{E}1\text{P}$ 暗影收縮；而当兩頻率相等时，差頻为零， $6\text{E}1\text{P}$ 暗影便又扩至最大，故觀察暗影变化，可知兩頻率是否相等。

現在 A 、 B 兩端接入一待測綫圈 L_x ，調 C_1 、 L_1 使兩振盪頻率相等，此时 $6\text{E}1\text{P}$ 的暗影將扩至最大，而不論向哪方向轉動 C_1 ，暗影將迅速縮小，如 L_1 振盪頻率已知，則 L_x 便可由下式算出：

$$L_x = \frac{1}{4\pi^2 f^2 C_2} = \frac{1}{4\pi^2 f^2 \times 10^{-10}}$$

$(C_2 = 100 \times 10^{-12} \text{ 法})$

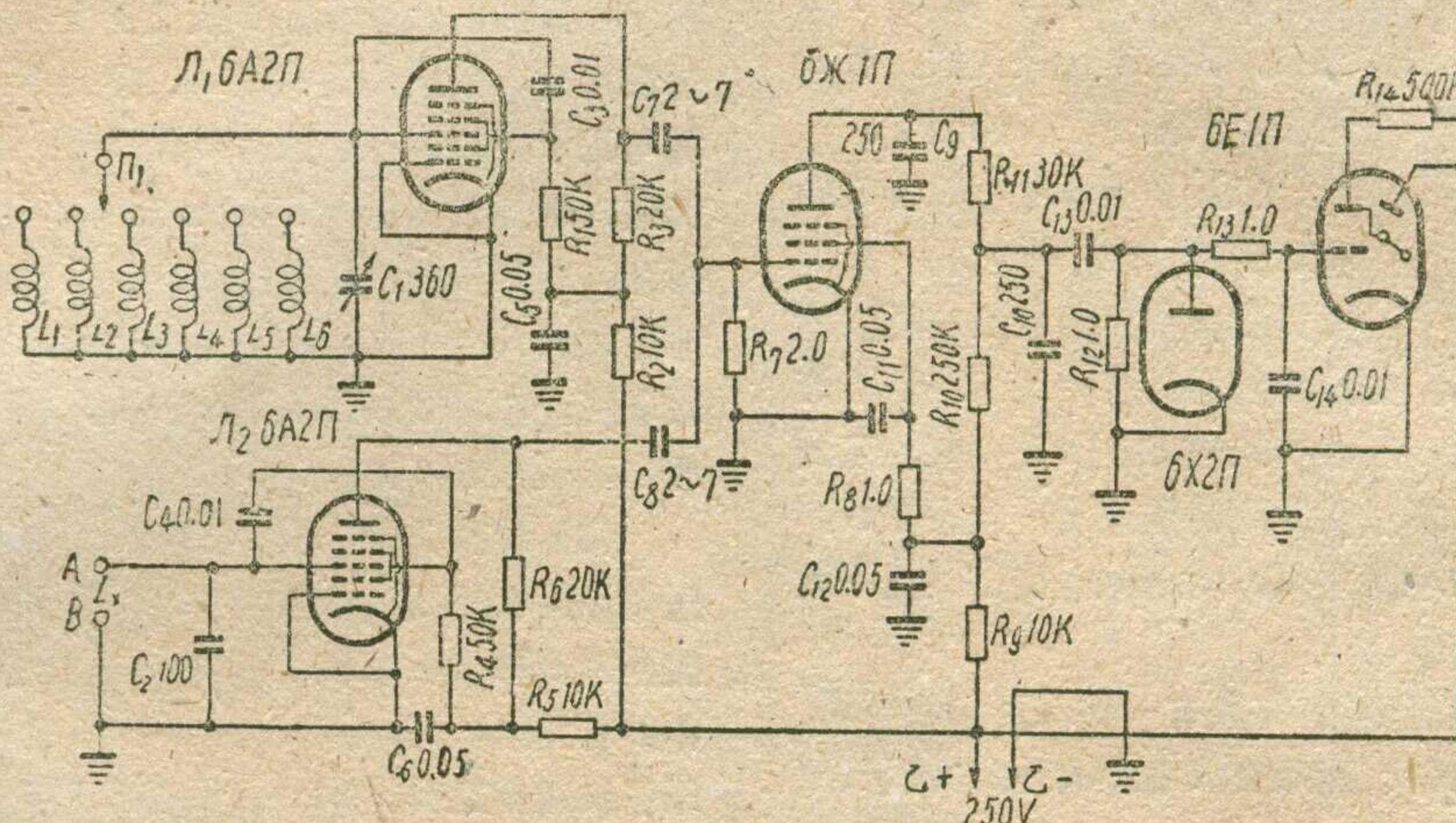

(L_x 單位
為亨， f 為 L_1
振盪頻率)

制成功后，
如有振盪器便
可进行校驗，
將 L_2 取下，
將振盪电流經
一只 50 微微
法电容器通入
 $6\text{J}1\text{P}$ 楞極与
 L_1 产生的振
盪电流相混，

再在 C_1 軸上安一尖鉗，鉗下放一白紙，繪上刻度，
便可依次測出並記錄下 C_1 、 L_1 旋至任何处的振盪頻率。

另外在实际生产时也可用比較的方法來校驗綫圈，在尖鉗下放一度盤，先將標準綫圈接在 A 、 B 兩

(上接第 4 頁)

技术發展的另一个里程碑。这些器件的發展，給許多类型設備的小型化带来了可能。几年来，匈牙利的許多新产品都証实了这一点。这也說明了目前匈牙利电信工業所达到的水平。

在电声设备方面，匈牙利也生产了許多高質量的电声扩音系統，揚声器、录音设备等，並有相当数量出口。

在电真空技术方面，匈牙利在解放后也有很大的發展，有很著名的大电子管厂如东斯蘭电子管厂等，生产各种类型的品种很多的电子管，包括巨型發射管、收信放大管、整流管、特种电子管以及照明灯泡等。並有大量出口供国外需要。


与电信工业有密切关系並在电信工业的基础上發展起来的电子工业，也是匈牙利的新兴工业部門之一，在解放后的年代里，也有極大的發展，生产各种工业电子设备、精密电子測量仪表、包括电工、無綫电、原子能、医用等的电子仪器等，設計制造水平都提高了。

十五年来，匈牙利的电信工业，经历了極大的变革和長足的發展，这是匈牙利人民在优越的社会主义制度下，在党的领导之下，进行英勇的斗争和辛勤劳动所获得的偉大成就的一部分。預計在第二个五年计划期中，电信工业將得到更为巨大的發展。（匈牙利大使館商务处供稿，本刊編譯）

一物多用的电鈴变压器


在这全国全民厉行增产节约加速建設社会主义的时期，在我們自己动手的無綫电制作中同样應該貫徹这一精神，尽量地利用廢旧物品，节约物資。这里，我把利用旧电鈴变压器来代替几种專用变压器的方法介紹給大家。

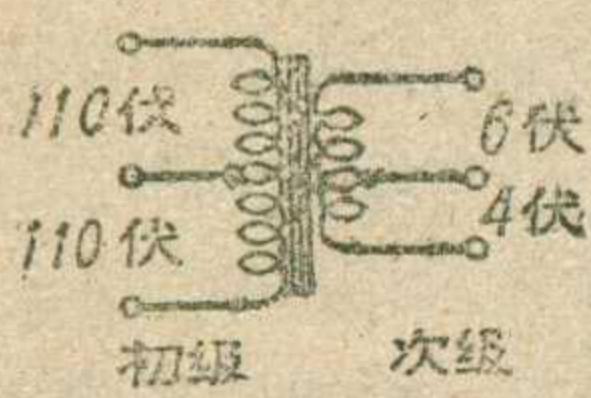旧电鈴变压器在廢品站、旧貨攤上很容易买到，价钱不貴。其規格一般是初級有一个220伏繞組，中心抽头，次級是10伏繞組，有6伏和4伏两个出头如圖1。



(1) 作簡單交流收音机的电源变压器用：自裝的一只兩管交流再生机的电源变压器就是用的电鈴变压器。如圖2所示：將6伏接兩管灯絲，4伏接指示灯，高压由初級圈110伏处直接輸入到整流管屏極整流。經過長时期使用証明，效果良好。即使連續使用6~7小时之久，变压器也仅仅微溫不致發熱。

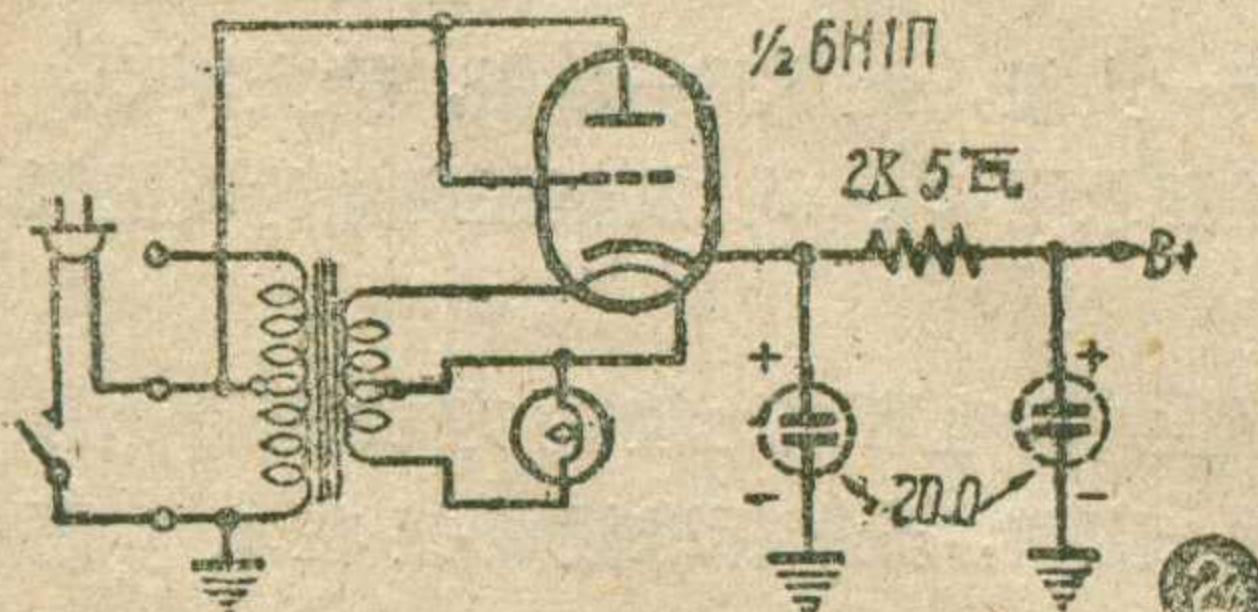(2) 作降压变压器用：有人有一售品再生收音机，电源仅能适用于110伏，当地交流电源改为220伏了，原



作自耦式降压器使用，效果相同，却省下不少花費(圖3)。


(3) 作有綫广播用变压器：在农村有人將适合

点，調 C_1 使兩頻率相合，記下鉗尖所指位置，后將生产出的綫圈依次接在 A 、 B 端，調 C_1 使兩頻率相合，如此时鉗尖所指位置和校标准綫圈时所指位置一致，便是合格品，否则便是廢品。有經驗的同志还可根据兩者位置之差，断定多几圈或少几圈而加以修理。

本仪器使用时，比較准确与方便，但頻率相合点不易調出，如加微調设备如拉綫等就好多了。我們是在 C_1 上並联一只 36 微微法可变电容器进行微調的，但因 C_1 上並联一电容量会影响准确度，必須作适当修正。


電話使用的低阻听筒用来收听有綫广播，也有人誤买了永磁动圈喇叭来接用收听，結果影响了許多其他有綫广播喇叭不响。經用电鈴变压器初級接至引入綫，次級接听筒或永磁喇叭后，听筒与喇叭都能响亮且毫不影响其他喇叭收听(圖 4)。

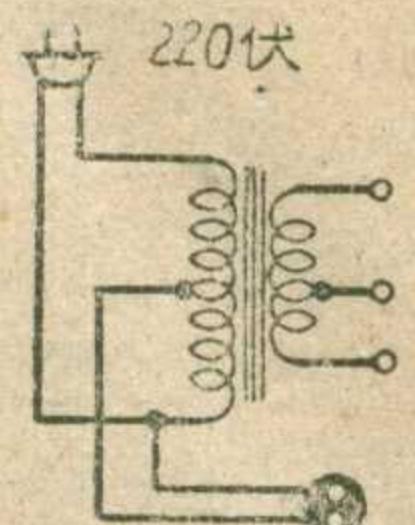(4) 作输出变压器用：一般三管收音机接用 5 时永磁动圈喇叭时，輸出变压器也可用电鈴变压器代替。接法如圖 5，將初級接低放管屏極与乙十处，次級 6 伏处接喇叭音圈，效果也滿好。





(5) 作低週变压器用：在收音机上也曾將电鈴变压器作低週变压器使用过。接法是將次級10伏作初級用(接检波管屏極与乙十处)，在初級 110 伏綫圈上約 1/3 处抽头作低週次級用(接低放管柵極与地)。抽头时將变压器拆开，露出綫圈，用針仔細地在初級圈約 1/3 左右的地方挑出几个头来，注意不要挑断，刮去漆皮焊上引綫即可。接用时將抽头逐个接听，找出合适的抽头再鋸住。(如圖 6)

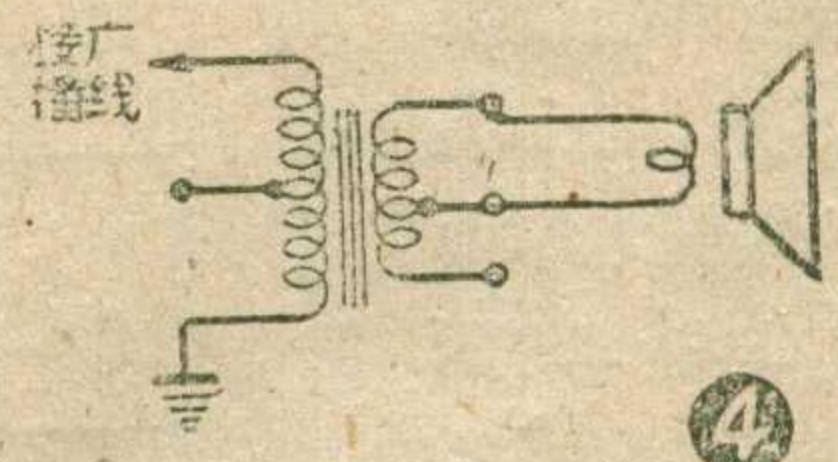(6) 作話筒升压变压器用：在用普通电话炭精話筒接到收音机上作扩音用时，用电鈴变压器次級接話筒，串电池 4.5 伏；初級高压綫圈用插头接入收音机話筒插口，效果也令人滿意。(圖 7)



以上几种用法，有的效果很好，有的(如 4、5 兩項) 則比專用变压器效果差些，但价格上的差別却不可比拟，从节约的原则上考虑，还是使人滿意的。

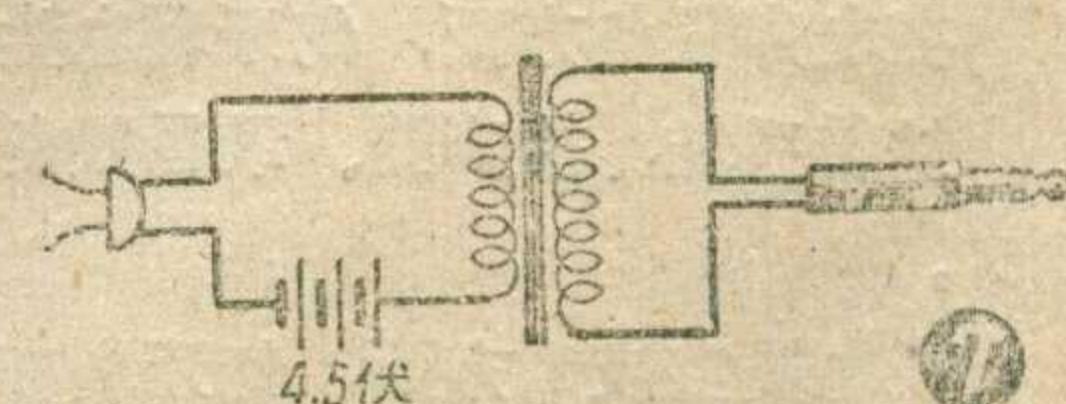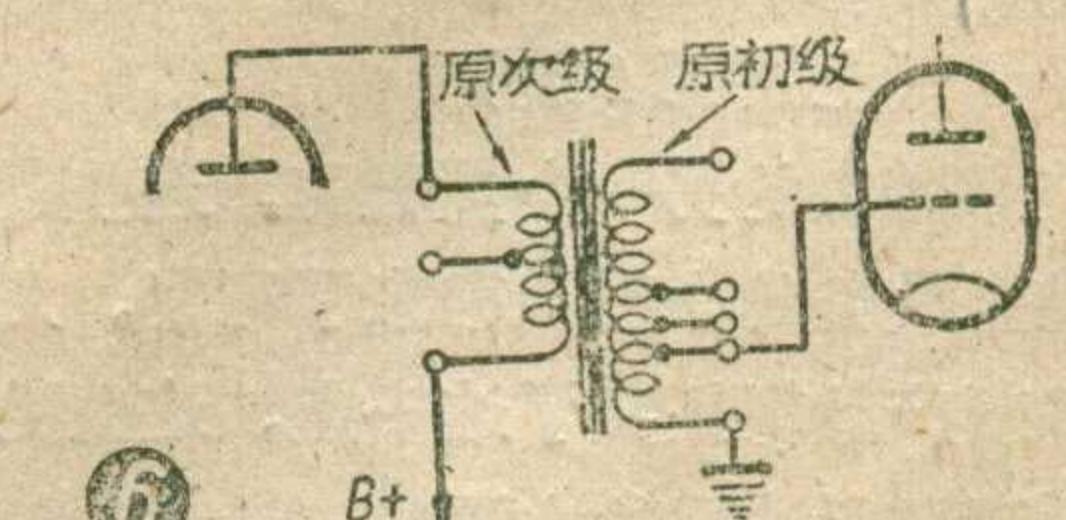在購買旧电鈴变压器时要分別測試初、次級有無斷路現象；測試初級与次級間有無短路現象；測試初、次級各与鋼片有無短路現象，沒有以上現象的即可使用。(徐俊業)





問：整流管 866 冬天工作一个阶段就坏了，是什么原因？怎样办？

答：866 是充有汞气的热阴极整流管，它的正常工作温度是 $15^{\circ}\text{--}45^{\circ}\text{C}$ ，如果管泡的温度低于 15°C 或高于 45°C 时，都会减少管子使用寿命，差别愈大，寿命愈短。在正常工作情况下，阴极发射电子奔向阳极中途碰撞汞气分子，产生电离，汞气正离子奔向阴极的速度较慢，当管泡温度很低时，电离现象不剧烈，阳极和阴极间的电位差升高，正离子奔向阴极的速度加大，致使阴极受强烈轰击而崩裂，整流管就立即损坏。通常使用这类电子管，先燃灯丝，预热一定时间，使管泡温度升到正常后，再加上高压。一般冬季预热时间最好不少于 15 分钟。在气温特别寒冷的地方，常用电灯泡烘烤管子下部，保持整流管工作正常，但必须注意控制烘烤温度，不宜过高，超过 45°C 也会使整流管受损。

問：一部 250 瓦扩音机，用了不久就烧坏了一只高压整流管 866，随后换上一只，但没有几天又烧坏了，是什么原因？

答：可能是该电子管灯丝管脚和管座接触不良，中间存在一定电阻，使整流管灯丝电压降低，因而使阴极放射电子效能减低，管内电压降升高，引起汞气正离子击毁阴极，可以检查灯丝管脚和管座间的接触是否良好。

問：25 瓦扩音机的强放管（即 6L6G, 1625, 807）全部失效和损坏不能工作，用苏联 6П3C 电子管，是否可以换用？

答：6П3C 电子管特性与 6L6 相同，在低电压（400 伏）工作条件下可以代替 1625 或 807，但需要改管座接线。注意 1625 灯丝为 12.6 伏，6П3C 灯丝是 6.3 伏。（以上杨彬質答）


問：我們有一部 15 瓦扩音机，系用三只乙电水电箱供电，请问充一次电能用多少时间？我們充一次电，用两三个小时就没有了，是什么缘故？使用水电要注意哪些问题？

答：水电箱是蓄电池的俗名。乙电蓄电池的容量一般约为 1.2 安培小时。充电一次，在 15 瓦扩音机上应该能用 10 小时左右。使用蓄电池应该注意下面几个问题：（一）电用光了马上进行充电，不能拖延时间。电充足之后如果长期不用，也应每月充电一次，（二）要买一只比重表和温度表，电充足后，电水比重应该是

1.235 到 1.245 左右（水的比重是 1），（三）充电时蓄电池与充电机之间要串联一只 60 瓦左右的电灯泡，作为充电电流自动调节器，防止电流过大烧坏整流管和使蓄电池损坏。（四）充电时注意电水温度，一般不宜超过摄氏 40° 。温度过高，就要适当减少充电电流。使温度降低。（五）用电时要注意电压变化，当电压降低到只有标准电压的 90% 到 85% 时，就要进行充电，不能再用。一般乙电蓄电池至少应可使用两三年。如果维护不好，不注意上述问题，往往只用几个月就坏了，或者电充不进去，或是充电之后使用不到一两个小时，电就没有了。有些同志电用光后不立即充电，等到要用时再充电，或者一直用到扩音机完全不响了才去充电，这样都会大大缩短蓄电池的寿命和降低它的容量，造成很大浪费。（方 锡答）

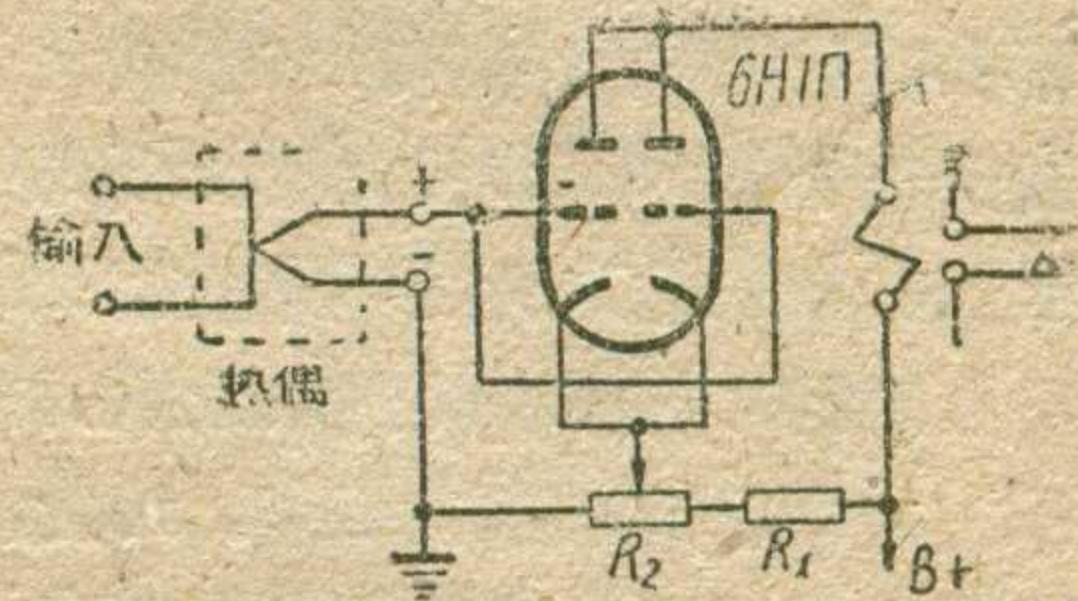問：拟利用热偶电流通过真空管放大作为控制继电器之用，请问线路及另件如何？

答：热偶的输出系微量变化的直流电压，因此需要增加一级直流放大才可以带动一支灵敏的继电器，线路如图。电子管可采用 6H1P 等，继电器线圈可在 2000—5000 欧之间，在没有热偶电压输入时 R_2 应调整到屏流最小，当有热偶电压输入时屏流的增加应保证继电器正常吸动。 B_+ 大约可用 150—200 伏之间。另件数据，均需经试验后确定。



問：为了使一架收音机多接一只喇叭引到离收音机较远的地方去以增加听众，两只喇叭并联，结果一个响，一个不响，为什么？

答：两个喇叭并联使用必须考虑两个喇叭线圈的阻抗是否一样，在并联后的总的阻抗又是否与收音机的输出阻抗相匹配。如果两个喇叭阻抗不同而且差别很大时，则会形成低阻抗喇叭响而高阻抗喇叭不响的现象。如果两个喇叭阻抗相等但并联后的总阻抗不与输出相匹配时，则音量将同时降低。

問：（甲）一组电池和一只电焊串联，在导线上是脉冲电流还是交变电流？（乙）这个电流经过升压变压器后，在次级发现有电流存在，用试电笔测试，氖珠闪光，这是什么电流？（丙）在次级回路里加了两个滤波电容和一个电阻，用试电笔测试，氖珠辉光平稳，这电流是否直流？

答：（甲）是脉冲电流。其频率依电焊的振动次数决定，其波形依电焊线圈的电感大小决定。如果忽略电感不计，则波形为矩形脉冲，其脉冲宽度依接点距离

大小决定。(乙)經過升压变压器后仍为脉冲电流，但电压較高。(丙)加接濾波电容电阻后可变为比較稳定的直流。

問：一般介紹收音机調諧电路所应具有的电感与电容时，为何沒有考慮进天線本身的电感与电容？

答：因为一般收音机的天線並不与調諧線圈直接連在一起而是通过天線線圈来交連的，所以天線本身所具有的电感和电容对收音机調諧回路的影响就很小，可以忽略不計。如果天線直接交連至調諧線圈时，就必须考慮影响問題。

問：矿石检波时灵敏点的灵敏度会減退嗎？


答：会減退的。因为：1. 矿石並不密封在真空中，空气中的水气和杂质日久会依附在矿石上面，检波效率会逐漸降低。2. 触針經常在灵敏点附近触动，該点矿石容易变成碎末脱落使灵敏点变动了位置。（以上郑寬君答）。

問：在收音机和扩大机的書籍中，常常談到有关失真問題，失真指的是什么？

答：在收音机、扩大机以及其他許多無綫电設備中，都具有放大器的部件。对于放大器，除了要有足够的放大信号能力，即放大倍数要高外，还要求它輸出的波形必須与輸入的波形完全相似，仅仅是把信号振幅增大而已，这样，經過放大后的信号（例如語言、音乐）才会忠实地重現出来。为此，就要求：(1) 放大器对信号所有頻率的振幅應該有相同的放大倍数；(2) 放大器輸出的波形只包含輸入波形所具有的頻率；(3) 放大器輸出的波形中，各頻率之間的相位关系應該与輸入的各頻率相位关系相同。在低頻放大器中的失真，主要是頻率失真和非綫性失真。产生頻率失真的原因是由于放大器对各种不同的頻率放大倍数不一样的緣故；而产生非綫性失真的原因主要是由于受到电子管特性曲綫弯曲部分的影响，使放大器輸出波形發生了变化，出現了輸入波形中所沒有的新頻率之故。（陈庆麟答）

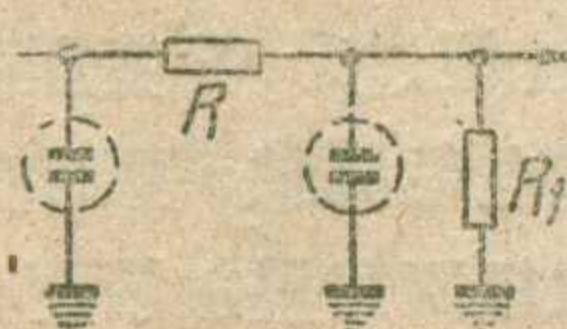問：什么叫做洩放电阻，它有什么作用？

答：洩放电阻是指接在綫路的某一点洩去一些电流的电阻，它可以保持这一端的电压在一定程度上的稳定。常見的是如附圖上用在整流器輸出端的洩放电阻




R_1 ，因为整流器輸出的电压常受到負載大小变动的牽制，在它的兩端並連了 R_1 之后，当負載很小兩端的电压升高时，

就能在 R_1 上洩去一些电流，使电压保持稳定，小功率的扩音机上常使用这种方法来稳定整流發出电压。

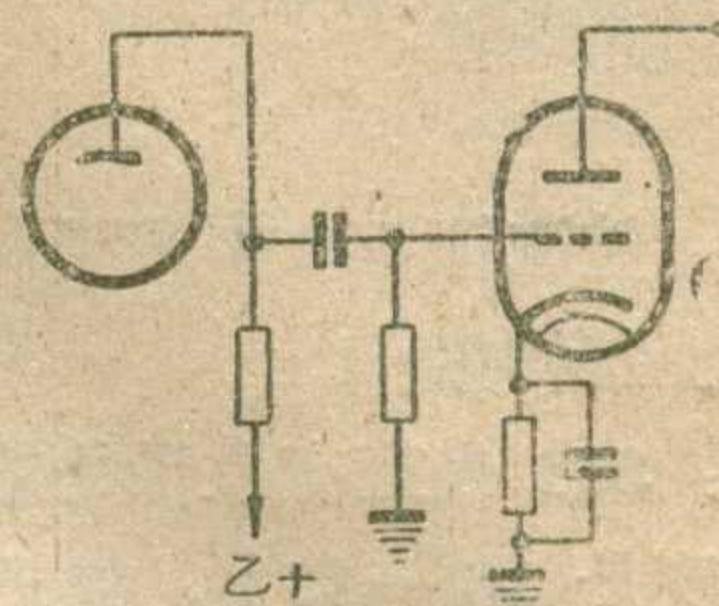問：交連电容器是怎样工作的，不要它可以嗎？

答：交連电容器是將上一級的交变电压交連到下一級

去的电容器(如圖)。由于上一級电子管的屏極回路存在高压直流电，如果直接和下一級电子管的栅極交連，高压直流电也將經過它的栅陰回路破坏了电子管的正常工作，而且会發生危險，有了交連电容器，就可以將直流电分隔开来，只讓交流的訊号輸入，所以又叫隔直流电容器，它的电容量愈大，能通过的頻率就愈低，不过也受到和栅漏电阻



所組成的時間常数所限制而不能过大，以免产生有害的振盪。用变压器交連的綫路就不需要交連电容器。

問：什么叫負溫度系数电容器？

答：电容器在环境溫度变化的时候，电容量也会随着發生微小的变化，溫度变化 1°C 时电容量所發生的相对变化叫做电容器的溫度系数。溫度升高，电容量隨之增加的叫正溫度系数电容器，如云母电容器就是。溫度增加，电容量反而減小的叫負溫度系数电容器，如陶瓷电容器就是。

問：北京牌小型电子管的寿命有多少时间？

答：北京牌小型电子管在規定的工作状态下面使用的时候，标准寿命可自 $500 \sim 1,000$ 小时以上，这是指在这段時間內电子管的額定电气参数不会变动，能够穩定地工作而言，收音机对于电子管的要求並不如精密的电子设备那么严格，当电子管超过了这些时间，特性逐漸減退的时候，在收音机內仍然可以滿意地工作，实际可以用到 $2,000$ 小时以上。

問：一架收音机調諧电台时到 640 千週以下便有“喀拉”一声，再往下調就調不到电台了，但往回調时所收的电台却正常，是什么原故？

答：这是調諧电容器在这一点以后就碰片的緣故，將它撥正便可以繼續工作。

問：电子管的栅偏电阻有什么用处，为什么有的綫路又不用呢？

答：栅偏电阻是在有屏流通过时栅極得到一个比陰極較負的电位，即所謂栅偏压，它的大小決定了电子管的工作状态。簡單收音机中質量要求不高，有时省去不用也不容易覺察。有的电子管陰極上虽然沒有加上栅偏电阻，但是使用了高阻值的栅偏电阻，栅極上也可以产生“接触栅偏压”（例如使用 $6\text{SQ}7$ 的綫路常可見到）。有的綫路栅偏压是从乙电负端用降压电阻取得的，这时陰極上也沒有栅偏电阻而是將栅偏电阻接在降压电阻上。有些电子管栅偏压为 0 的就不需要栅偏电阻了。但是有些电子管如果没有栅偏压就会使屏極的耗散过大而影响电子管的寿命，这样的电子管就非用栅偏压不可，（以上馮报本答）。

(上接第21頁)

電話交換台。为了防止接触不良，广播送不出去，綫路上加裝了監視設備。由于綫路在广播完了后还要作電話綫使用，並为广播时保持綫路的平衡，所以監視信号不宜直接从綫路上取出，而用磁耦合办法取得，这样取来的信号电压較小，所以經過兩級電子管放大后送給电眼指示器。

自動綫監視控制台 这里面包含有广播节目輸入信号自动变换綫路，工作原理見圖6。綫路里配有指示灯，由指示灯繼电器帶动工作，可以指示輸入信号是否正常工作。为了解决偶然綫路故障，輸入信号綫路控制電路上还配有手动切换閘。其他电源控制電路上的手动开关，和輸出綫路的監視指示灯也都裝在控制台上。由于台內包括有各个部分的电路，極易引起干扰回授，应当考虑适当的隔离裝置，同时輸入信号控制繼电器宜采用直流电源。各广播节目輸入信号綫路在不輸入控制台增音机时，应接以假負荷电阻，可减少几个节目信号之間的互相串扰。

此外，关于录音机的自动开机放音和閉机部分，是利用繼电器和电子设备进行控制的。录音机的电源通过時間控制盤按时接通。但是录音机放音时，必須电动机先行起动，然后膠帶才能被帶动旋轉，所以要在原录音机上手动“录、放、停止、倒帶”的切換开关下面裝上一只拉簧和繼电器，在放送录音以前將原手动开关放在“停止”位置，利用繼电器將开关鎖住。繼电器电源則由一組 5Y3 电子管整流器供給。因整流器加上电源后並不馬上整流，需迟延3~5秒鐘才能达到正常工作，因此当电源加到录音机上时，电动机可以先轉动，3~5秒鐘后整流器电流供給繼电器吸动拉簧，使切換开关由“停止”位置自动跳到放音位置上，使膠帶旋轉，同时繼电器电源並可隨之自动切断。放音后自動閉机是利用膠帶上的控制信号控制完成的。为了达到这个目的，节目只录在膠帶的下半邊，上半邊录控制信号，节目录制完畢时，在膠帶上半邊录上一个瞬时低頻信号。放音的录音机上原有抹音磁头去掉，在原位置上換裝一只專放控制信号的磁头。在放音完畢时，控制信号由磁头經過一組多級电子管低頻放大器放大后帶动一只繼电器，便可將电源切断停止，並可將輸入綫路轉接到第二台放音的录音机上。

肇东县广播自动綫的實現是广播工作自动化的一个可喜的开端，在这方面，黑龙江省广播網工作者們作出了不小的貢獻，他們不仅为全省有綫广播、無綫广播实现全面自动化打下基础，还为在其他战綫上实现定时作业自动綫提出了良好的范例。

(本刊根据黑龙江省广播局資料编写)

(上接第17頁)

的阻值也是零欧，这才知道电子管的栅極与絲極在管內短路了。当时，我把 2E22 管拔下来，在絲極上加了8伏的电压（不超过一分鐘），用手輕輕地在电子管旁边敲一下，再行測試，直到栅極与絲極 分开为止。

2E22 管沒有栅流的情况比較多，一般可以用下边的方法找出原因来：

首先在电压測試孔中測出各点的电压都正常以后，可以取出 V103，断开电源，測 V103 管座上第三个脚与地之間的电阻值，正常时应在11.8千欧左右。电阻正常后，插上 V103，並加上电压，用交流电压表測一下 V103 第 3 个脚与地之間的高頻 交流电压，一般在 14 伏以上，扳动波段开关，測試每个波段都应有交流电压，如果都有，表示 V101 和 V102 管工作正常。如果没有电压，再把 V102 管取下来，用直流表測 V101 管的第四个脚与地之間电压，如在一 8 伏左右，表示 V101 管工作正常。然后再把 V102 插上，測試 V102 管的负压应在 -29 伏，这样一步一步地測量，就能把 2E22 强放管沒有栅流的原因找出来。


有一次开始工作时加上电源，电表指針不动，手搖發电机很正常，找了很長時間，才知道是机器在运输中受震动，电流表的指針弯了，用鑷子小心細致地把表針夾直后，就能使用了。

三、收信机的檢修

收信机的故障主要是电池的毛病。有一次机器工作了 5 天就阻断了。原因是收信机用的空气电池沒有把空气孔打开，电池不能起化学作用，所以沒有电能，收信机不能工作。

根据我的經驗，若乙电在60伏以下时，听到外界来的信号很小，用天綫头碰一下天綫接綫柱，“哈哈”的声音也很小，这样的情况，就要更换电池。若訊号小，但电池电压足够，可能是高放电子管 1T4 失效，可以換一个試試。

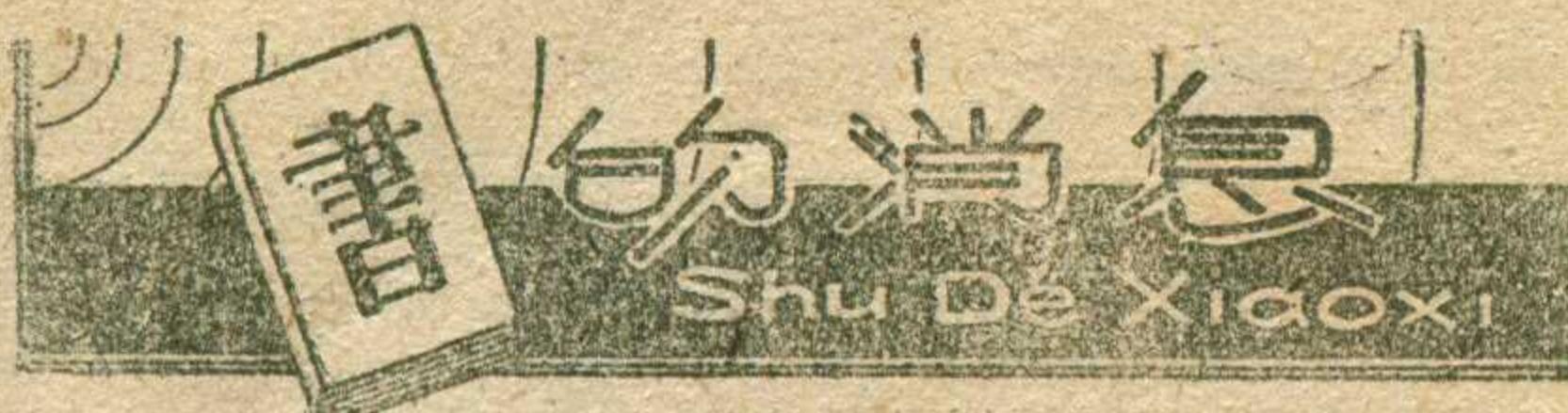我在有一次架設收信机中，电池都是新的，电子管也都很好，就是沒有声音，連指示灯也不亮，检查的結果是保險斷了。这些毛病虽然都是很普通的，但是在工作中却經常会遇到，若能加以注意，可以避免許多障碍。



定时电子繼电器

苏联 B. M. 鮑烈邵夫

目前，我国正处在一个以机械化和半机械化、自动化和半自动化为中心的技术革新和技术革命的高潮，向机械化和自动化进军可以加速社会主义建設，改善工农劳动人民的劳动条件，減輕繁重的体力劳动。在这一运动广泛深入的开展中，电子定时控制器件在我国各个工业部門的应用愈来愈广泛，愈来愈显得重要。

定时电子繼电器是一种能在一定的预定时间內接上或断开某一裝置的设备，同时它还可以設計成根据某一因数而自动調整动作时间。定时繼电器一般可以分为兩大类：机械式的和电子式的。电子式的又可分为充气放电管式的和电子管式的两种。这本书就是專門介紹电子式的。书中除了介紹充气放电管定时繼电器和电子管定时繼电器的一般工作原理外，还介绍了十几个实际应用的具体电路，例如作蓄电池充电用、定时供电用及实验室用的定时繼电器等，最后还附有一些繼电器的具体設計数据。

無綫電接收設備的原理和計算

苏联 H. B. 博布罗夫

無綫电通信是滿足党和人民通信需要不可缺少的工具，随着工農業的大躍进，对通信的要求也愈来愈高。接收设备是無綫电通信中主要关键之一，因之如何使用接收设备是一个很重要的問題。

这本书是苏联 H. B. 博布罗夫写的，适合于具有中学文化水平和一般無綫电技术知識的从事無綫电通信的机務員、業余爱好者自修用，或做为訓練班的教材参考書。

本書的目的是使讀者了解設計、制造和調准無綫电接收机所必需的知识。因此除了接收机中各級电路的原理分析外，还介绍了这些电路的設計和計算方法。

为了使自修方便，书中扼要地叙述了一些必要的輔助材料，如一些無綫电工学和低頻放大器方面的基本理論，书中引用的数学較淺。都着重从物理意义上來解釋。

书中所包括的材料比較新，对超高頻調頻通信及电视接收等也都有專章介紹。



1960年第4期

(总第 64 期)

目 录

- 追念列寧關於發展廣播事業的遺訓.....王 実(1)
邊遠地區無綫電通信的光榮任務.....(2)
十五年來匈牙利電信工業的成就.....(4)
一個用電子儀器控制的無人操作自動生產工段.....簡 政(5)
利用時鐘的幾種簡單程序控制.....(6)
生產過程自動化中的電子計算機.....(蘇聯)A. 費爾德巴烏姆(8)
自動控制技術中的基本元件——發送器.....(蘇聯)Д. 阿格依金(10)
我國電真空器件、離子器件和半導體器件
 型号命名方法.....電信工業局標準化室(13)
 我是怎樣在小型無綫電台工作的.....于家琢(16)
 55型小型電台維修經驗.....周宗杰(17)
 “秘書電話”機.....(18)
 農村有線廣播過程的自動化.....(20)
 利用電燈線開放廣播的幾個技術問題.....(22)
 用電話幻線遠程供電和遠程充電(續).....蘇 方(24)
 固體電路.....林 或(26)
 雙音帶式收音機.....鐸(27)
 大搞機械化，自動化，南京電子管廠技術
 面貌迅速改變.....黃明壽(29)
 友誼牌小型中週變壓器.....繆秀琴 陳康和(29)
 螞蟻啃骨头，制成高級收音機.....(29)
 上海舉行無綫電控制航空模型比賽.....英 俊(31)
 吉林省的無綫電活動.....(31)
 自動鍵.....葛 言(32)
 自制電鍵.....馮柏生(33)
 超外差式三燈機.....崔兆椿(34)
 線圈測量器.....毅 屏(35)
 一物多用的電鈴變壓器.....徐俊業(36)
 封面：列寧在地圖前.....(蘇聯)·茹可夫作·

編輯、出版：人民郵電出版社
 北京東四六條13號
電話：4-1264 電報掛號：04882
印 刷：北 京 市 印 刷 一 廠
總發行：郵 电 部 北 京 郵 局
訂購處：全 國 各 地 郵 电 局
代訂、代售：各 地 新 华 書 店


每冊定價2角

預定一季6角

1960年4月19日出版 本期印數：125,902

上期出版日期：1960年3月19日 (本刊代號：2—75)

厂厂搞革新，人人有创造

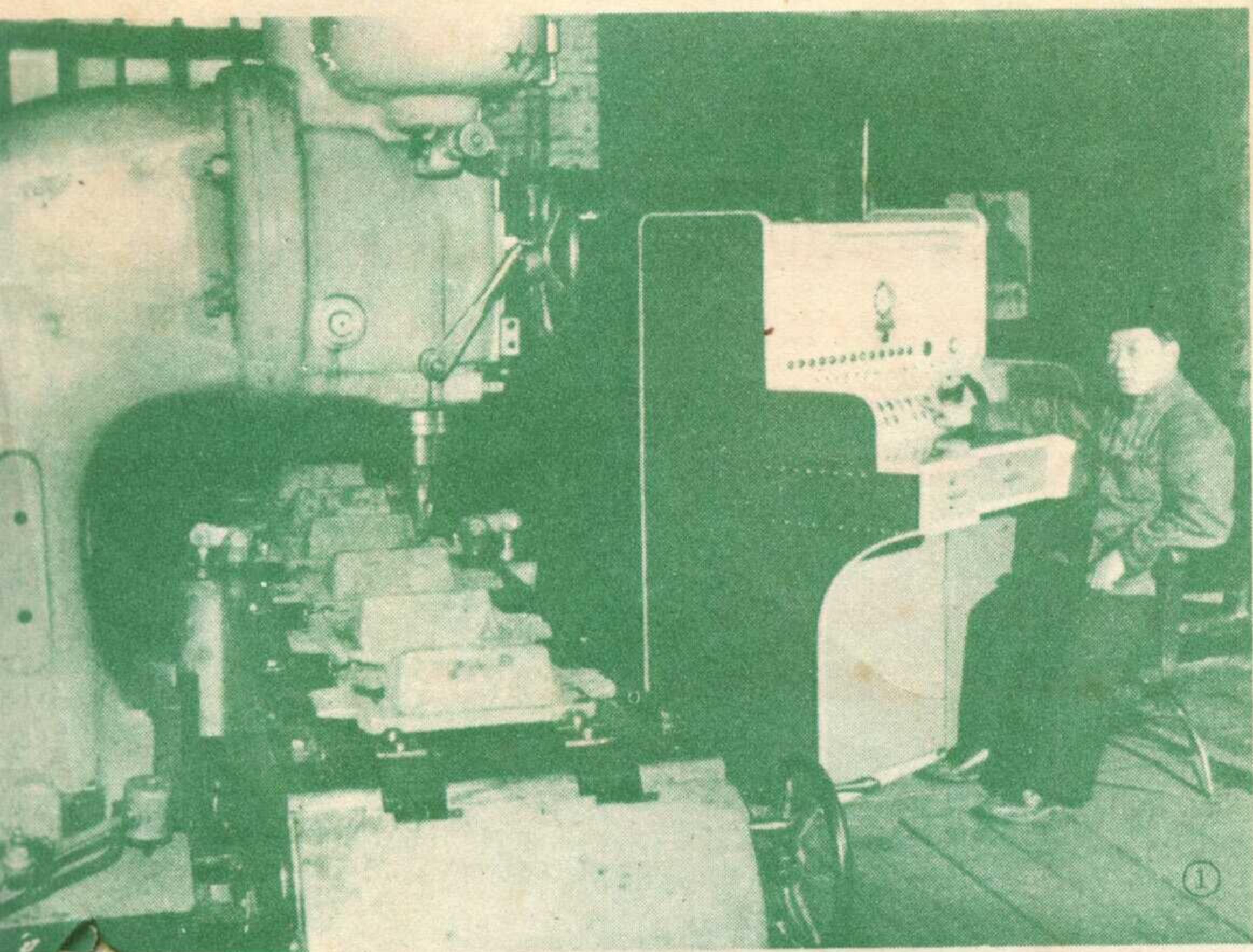



在无线电工业战线上，飞速发展，气象万千，以机械化自动化为中心的技术革新和技术革命的群众运动，进入了一个新的阶段，许多革新的技术设备自动机械、生产流水线、生产自动线不断涌现，并向自动化、联动化、遥控化发展，机械化程度急剧上升，大大提高了劳动生产率和工业总产值。工人群众在党的领导下，敢想敢干，积极投入运动，出现了千千万万的创造革新。有的厂做到了“人人有创造，台台有革新”。

①在机械工业部门出现的技术革新创造，有许多是运用无线电电子学技术的。全国著名的劳动模范哈尔滨车辆厂铣工苏广铭，在党的支持和各方面的协助下，经过十七昼夜的努力，用一台老铣床改成光电程序控制的自动铣床，自动记录加工件数量，并能自动发出警信号，工人只需在控制台上操纵，这是苏广铭正在控制台前按钮操纵机床的情形。

②上海录音器材厂录音机车间工人创造的录音机自动校验台，每天能准确检验录音机产品2681部并作出记录。人工每天只能检验40台。


③北京电子管厂化学分厂云母片喷漆小组，创造了自动滚漆机，将过去用手工操作的8道复杂工序合成一道工序，提高效率8倍多，节省了工人23名。

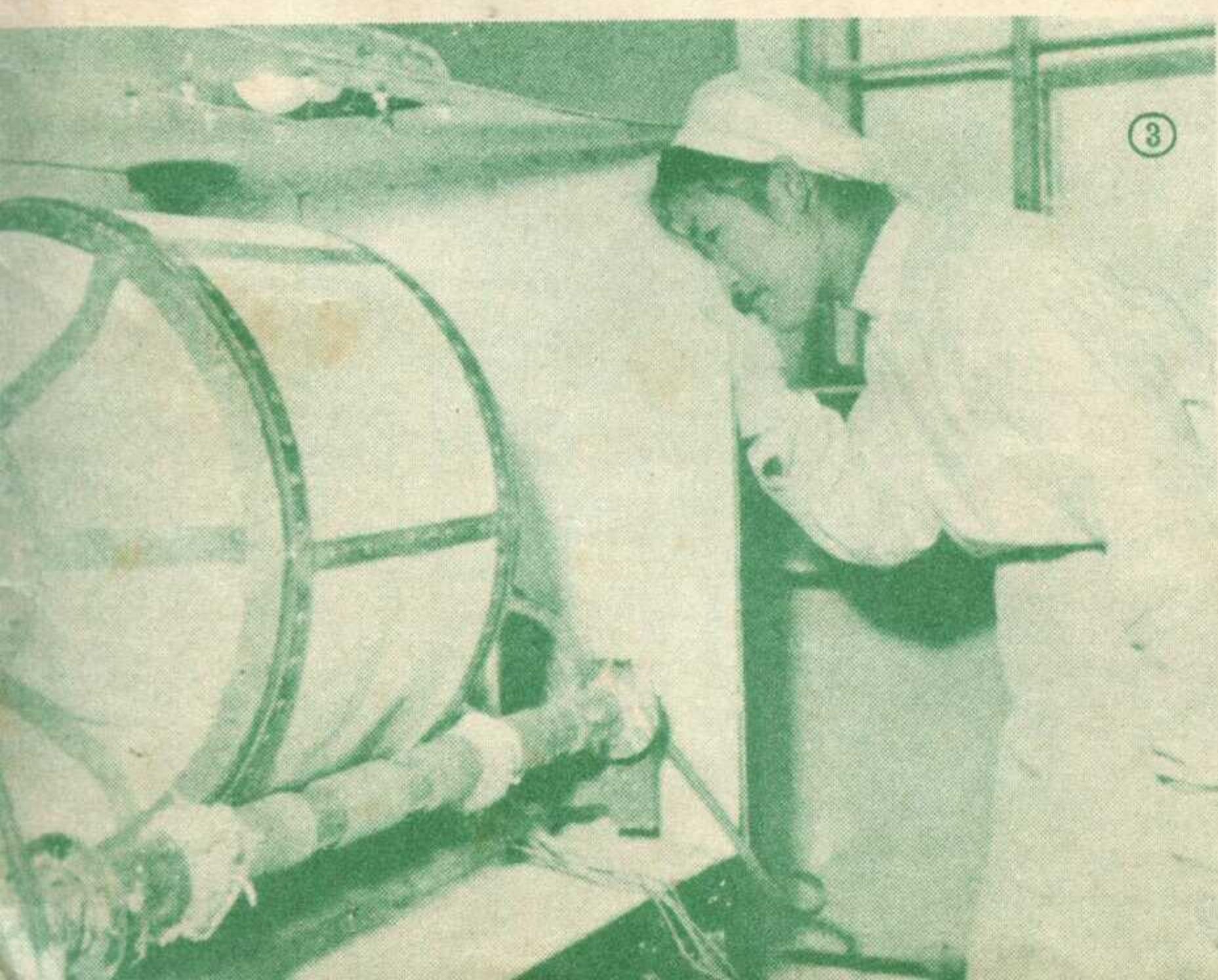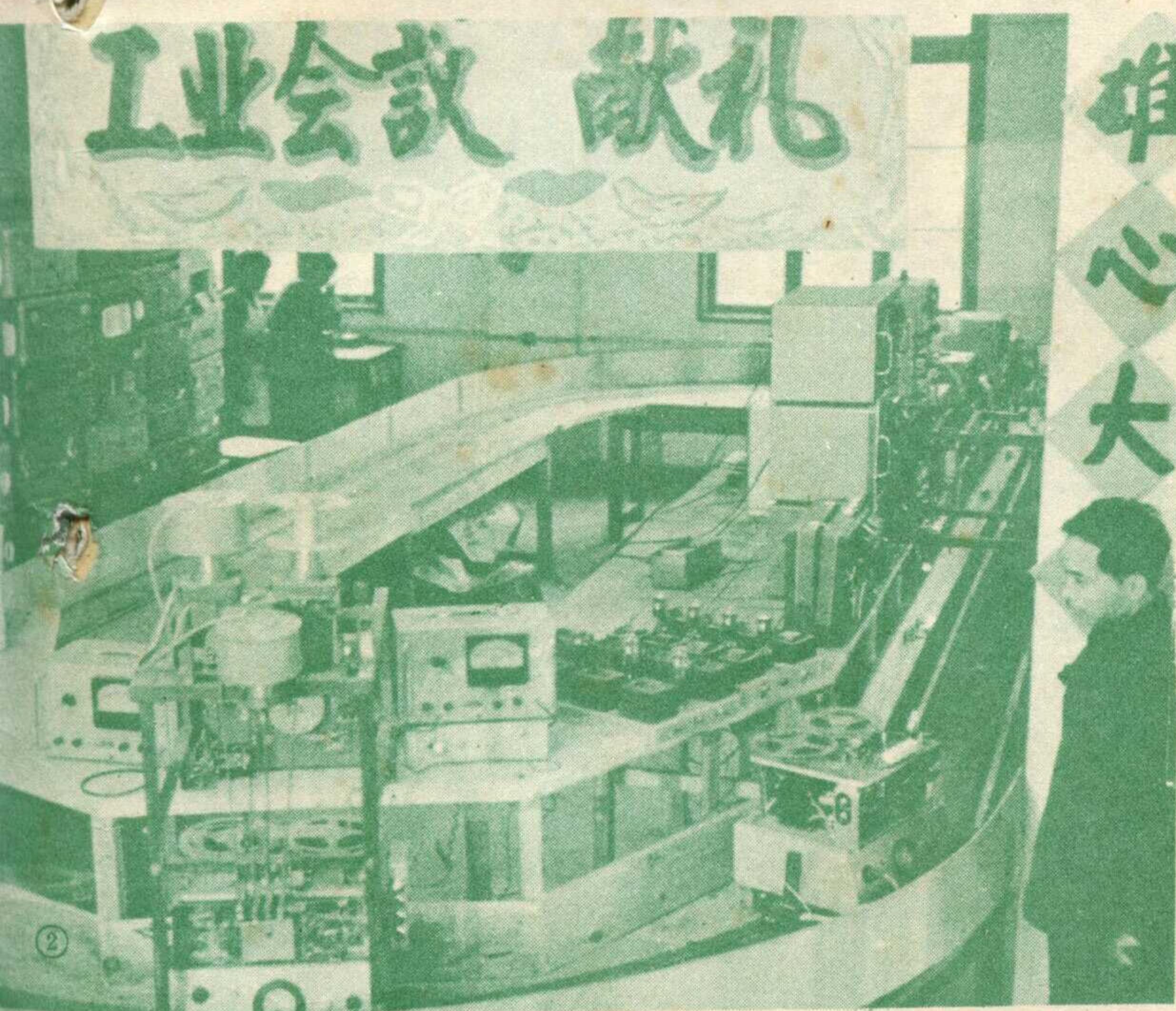④哈尔滨电表仪器厂装配车间的许多革新牌，标志着全厂工人实现了“人人有创造，台台有革新”的新气象。现在，全厂已经实现了五条自动生产线，50台单机自动化，并有一千多道工序消灭了手工操作。



匈牙利无线电工业在蓬勃发展中

匈牙利

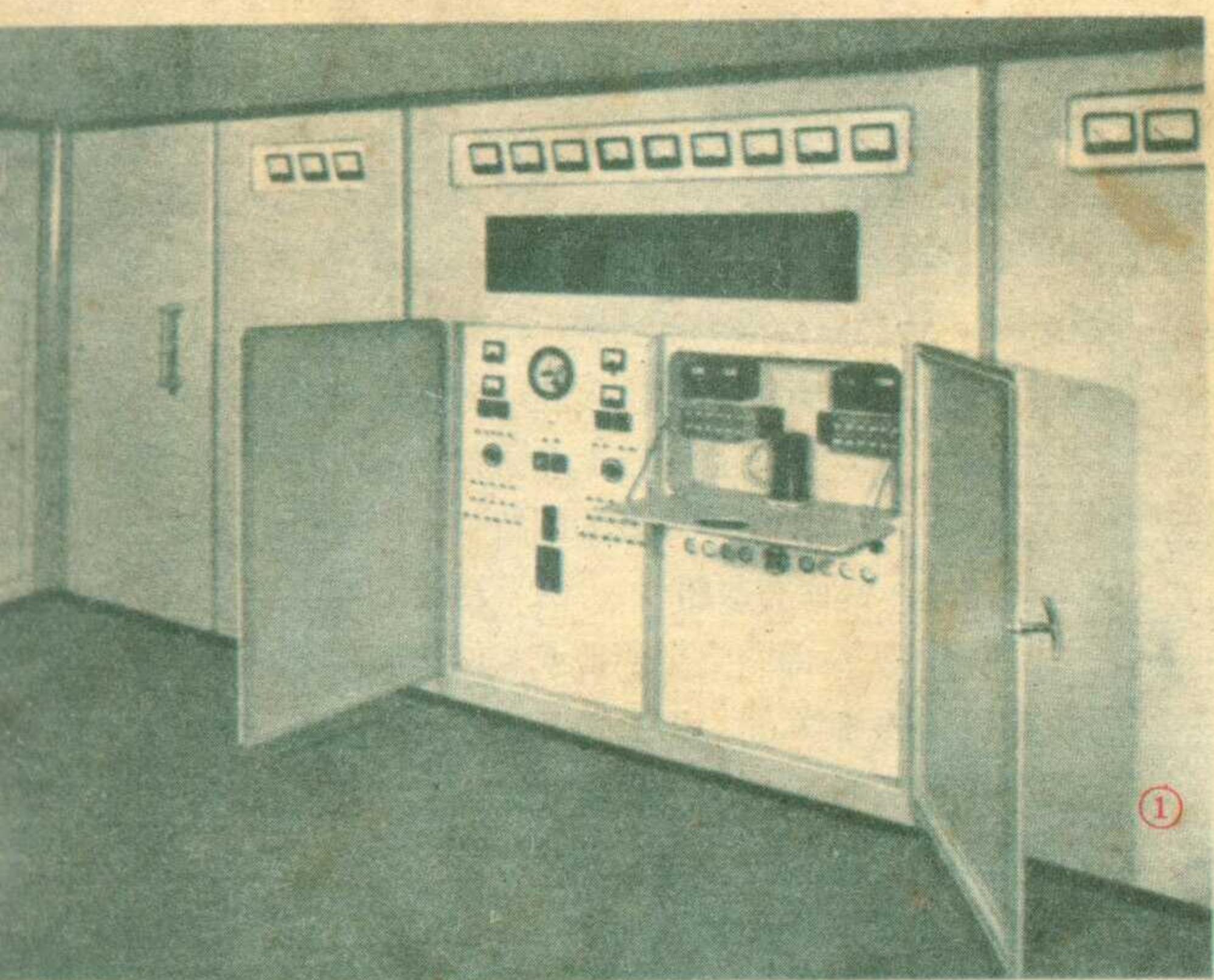

十五年来，匈牙利人民在社会主义建設中获得了偉大的成就，目前他們正在匈牙利社会主义工人党領導之下，满怀信心地向更美滿更幸福的道路前进。在解放后的十五年中，匈牙利的工农业生产有了很大的发展，电信工业(包括无线电工业)在解放后也有了很大的发展。

- ①匈牙利生产的120千瓦中波广播发射机(发射机的一部分)。
- ②匈牙利生产各种不同类型的电子器件，这是大型电子管产品的測試。
- ③匈牙利生产各种优良的电视机，这是一个电视机制造厂的电视机生产流水綫。
- ④电视机生产中調同步的过程。
- ⑤一种高級收音机在生产綫的終点进行最后装配。

(匈牙利大使館新聞處及商务处供稿)

