

无线电 2
WUXIANDIAN 1961



海陆空三军中的无线电通信

①

①海軍魚雷快艇的指揮員以無線電話指揮着艇隊航行。



③飞机上的无线电员正在和地面通报。



③



②



④空军指揮員正在以无线电电话指挥歼击机群。

④

努力提高无线电运动水平

国家体委陆上运动司

我国的业余无线电运动，从1952年开展以来，特别是1958年大跃进以来，在党和政府的重视、关怀下，在各级体委的领导下，在有关部门的大力支持和广大群众积极参加下，短短几年内，取得了显著的成绩。到1960年，参加业余无线电活动的人数已达二百余万。无线电俱乐部除西藏外，其他各省、市、自治区都有一个至数个，业余的基层组织已普遍到中、小城市。

几年来无线电快速收发报运动的水平，提高是很快的。1956年11月间我国首次参加了由捷克斯洛伐克共和国主办的社会主义国家第二届国际无线电快速收发报竞赛，获得了总分第一，创造了四项最高成绩。1958年，在北京举行的社会主义国家国际快速收发报友谊竞赛中，我国代表队获得了十个项目中的九个项目冠军，刷新了我国十八个项目中的十六项最高成绩。1960年，在连续跃进基础上，又破十四项全国纪录。1961年5月1日，由中国人民无线电俱乐部等单位举办的无线电运动员友谊表演赛，又刷新了1960年的九项全国纪录。全国已有无线电运动健将70名，更可喜的是新生力量象雨后春笋般地成长起来，许多项目的纪录是被后起之秀刷新的。自1960年国家体委提出以无线电工程为重点以来，无线电运动进一步开展，全国有十余个省市举办了无线电工程制作评比展览会，光辽宁一省就展出作品三千六百余件，许多工人、学生、少年儿童和其他各种职业的业余无线电爱好者，成为技术革新和技术革命运动中的尖兵，为我国社会主义建设做出了很多有益的贡献。

今年在无线电运动中，各级体委贯彻了“调整、巩固、充实、提高”的方针和关于“1961年体育工作的意见”的精神，目前正以城市为重点，紧密结合生产，围绕教学和服从中心工作，采用多种多样的活动方法，提高工程设计制作和快速收发报运动水平。许多有条件的省、市体委举办了无线电专业人员短期训练班，在无线电俱乐部内开展了“无线电通信多项”和“测向”训练。

无线电俱乐部是群众性的国防体育组织，是开展群众性的无线电运动基地。它担负着培养骨干，组织与指导基层活动的任务，并负责一定范围内的科学研究与试制工作。在当前形势下，无线电俱乐部除完成中心工作任务，大力支援农业生产外，要贯彻全国体育训练工作座谈会的精神，抓好专业人员的基本技术训练。在快速收发报方面，重点突击发报，并加强在有各种干扰情况下的收报训练，提高质量。在无线电通信多项方面，要着重在各种复杂条件下的机上通报训练，以适应各种情况。在无线电测向方面，应着重于测向接收机的研究与制作，特别要加强近距离定位技术的研究与试验。新兴项目力争尽快地达到国际水平。无线电运动与身体的锻炼是分不开的。身体锻炼的重点必须结合专业有所侧重，并及时总结经验。在专业人员中，还要提倡“一专多能”，使专业人员既是运动员和教练员，又是裁判员，力争在最短期间内不同项目的专业人员能相互代替工作。

我国的广大青少年是共产主义事业的接班人，是经济建设和国防建设源源不断的新生力量，是无线电运动的主要对象。必须加强对他们进行科学技术知识和国防体育的教育，培养他们热爱祖国，热爱科学，踏踏实实地勤奋学习，树立勇于攀登科学高峰的雄心壮志。要经常关心“少年宫”、“少年之家”的无线电活动，积极主动地帮助解决教员和器材问题。在活动的形式上要密切结合生产劳动、课堂学习的需要和青少年的生理特点，注意劳逸结合，因地制宜地开展多种多样的、长流水不断线的小型而分散的活动。

必须加强对无线电俱乐部专业人员的政治思想教育工作，注意及时传达和组织深入学习党的路线、方针、政策、国内外形势和我们的任务。采用各种形式组织学习毛泽东著作，提高政治思想水平和工作能力，帮助他们确立实事求是、调查研究、群众路线的工作作风，发扬革命的优良传统，不断提高共产主义道德品质。还要有计划地组织他们参加国家建设、支援农业生产和其他群众运动，以增强他们的群众观点和劳动观点，使无线电运动更好地为劳动生产和国防建设服务。

我国的无线电运动发展是很快的，项目越来越多，内容越来越丰富。业余的无线电爱好者和无线电运动工作者，让我们紧密地团结起来，在毛泽东思想红旗光辉照耀下，继续高举总路线、大跃进、人民公社三面红旗，鼓足干劲，积极钻研，勤学苦练，为进一步提高我国无线电运动水平而努力。

电视在军事中 的应用



电视，有人把它比作千里眼。实际上，利用传真拍摄月球背面的照片，人的视野已扩展到几十万里了。“不畏浮云遮望眼”，人类探索宇宙的豪迈幻想，已经逐步成为现实。

我们知道，电视是利用电视摄像机把景物“照”下来，然后利用无线电波发射出去，通过电视接收机，再把景象重新显现出来。电视摄像机就好比活动的“眼睛”，可以用人或各种交通工具把这个活动的眼睛带到剧院、会场、体育馆去，也可以用特殊工具把它带到水底、地下，甚至到宇宙太空中去。而且，这个奇妙的眼睛，能“看见”红外线、紫外线和超声波。这样，利用电视就可克服更多的障碍，观察极微小的东西，深入细胞、原子。

电视由于具备以上所說的特点，所以它在国民经济文化教育方面的应用日益广泛。很明显，这些特点对军事上也有很重要的意义。现在把电视在军事上的应用，作一个简单的介绍。

电视侦察

电视系统的摄象和发射设备，可以装在一个便于携带的箱内，侦察兵背上这种电视箱，就可把侦察所见情况，及时用电视的方法向指挥部汇报，见图1。如果把这种电

视箱装在飞机、汽车、登陆艇等等设备上，就很容易侦察敌人的情况，发现敌人的兵力部署调动，查明炮兵火力目标与轰炸目标，观察登陆战的过程等等。图1还画有装有电视箱的飞机、汽车进行侦察的示意图。

观察及控制制导武器

制导武器，例如导弹、制导鱼雷等如果装有电视箱，那末就可用电视接收机来接收从这些电视箱发射出的信号，直接观察无人驾驶武器的动向，及时发现制导武器是否偏离目的地，以便进行调整。图2表示从飞机上发射了一枚导弹，导弹在A位置时，至目的物的角度 θ_1 有偏离，但通过电视系统被飞机中操纵员发现后，及时调整，使导弹到B位置时即纠正了偏离，因而可能命中目的物。


导航

要使飞机在复杂的气象条件下降落，沿一定的航线飞行，要使船舰进港和沿海岸航行，必须把有关的情报发送给领航人员。使用雷达，可以得到所需要的情报，但是用电报、电话来传送这些情报，一方面不可能详尽，另一方面同时指挥几架飞机或船舰时，困难更大。利用电视，把有关气象的图表，或


者把雷达萤光屏上的图象直接发送，领航人员在电视接收机屏幕上便可根据这些图表或图像来正确驾驶。

在飞机上利用电视设备和电子计算机，可以指挥飞行。这时在飞机操纵台上有一个大直径的水平电视导航萤光屏，飞机飞过地区的活动图象即在该萤光屏上重现（见图3）。同时，在萤光屏上还可以看到贮油量和到贮油量耗尽时飞机所能飞行的距离，飞行的高度和速度，飞机的倾斜度等等。

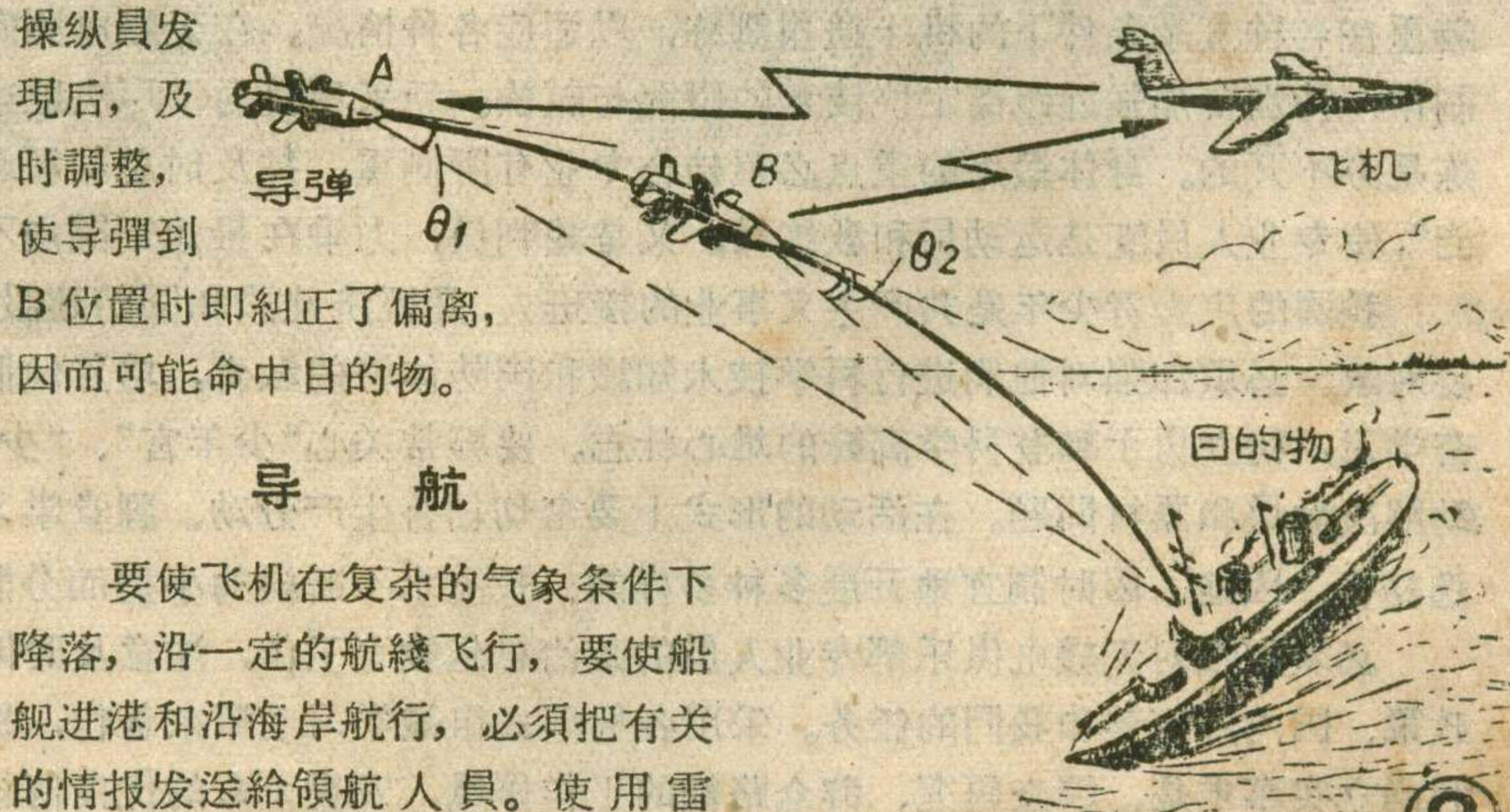利用电视系统传送气象图表、调度数据，十分方便。这些图表数据可直接传送给雷达站或飞机上，对防空指挥调度，使整个防空体系相互协调，充分发挥作用。



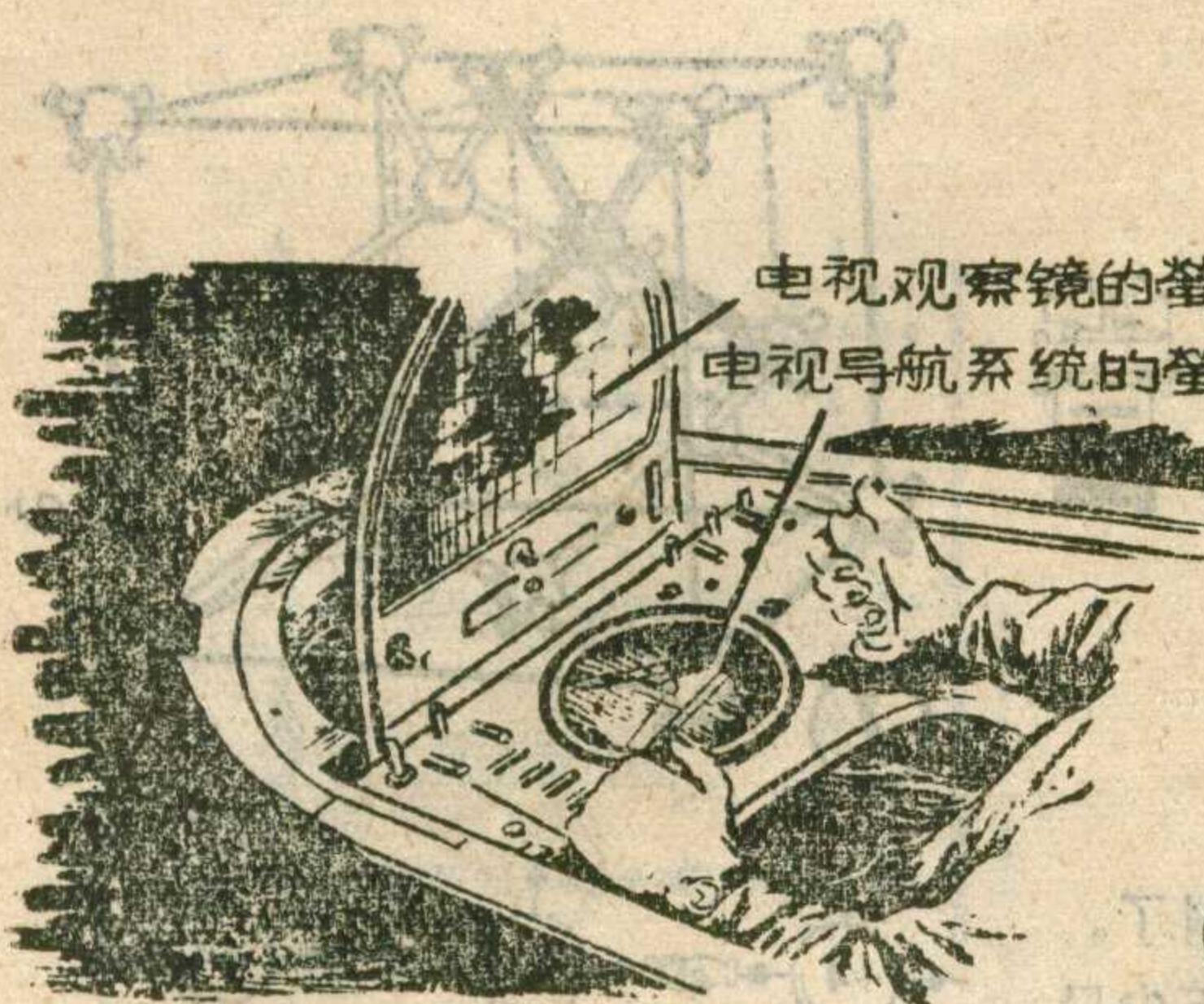红外线能穿过大雾。如果在机场的各个不同地点装上放射红外线的探照灯和对这种光敏感的电视箱，那末电视箱仍能把机场周围的



景物——摄下来，然后用无线电波发射到空中去，飞机中的电视接收机就能接收这些电波，重现出图象，使飞行员看清机场的情况，正确驾驶飞机着陆。

水下电视

利用水下电视设备，可以在潜水员下水困难或根本不能下水的条件下进行水下观察。而且，即使潜水员能下水，也不可能长时间在水下工作，不可能把观察到的情况描述全面，有些客观景物很可能无法形容。

水下电视使用带有强大光源的防水电视箱，电视箱发出的图象信号通过电缆送到陆上的电视接收机。水下电视可用来检查舰艇推进器，确定舰艇长苔程度，迅速查明舰艇水下部分的损坏性质和面积，察看水下建筑物及海底的地质构造等等（见图4）。在海底布放水下电视系统，还可以发现和监视敌人潜水艇的活动。

由于水下光线暗淡，水下电视的作用距离受到了限制。虽然水下

电视箱带有强大光源，但由于海水中含有大量有机物质和矿物质，这些物质能吸收光线，所以即使在离海岸较远的比较清洁的水中，作用距离也只能达到10—20米。为了克服这个障碍，一方面尽量提高电视箱中摄像管的感光灵敏度，另一方面有人建议利用超声波代替光波。超声波就是频率比人耳可听度上限（15—20千赫）还高的声波。电视箱中装有超声波发生器。它产生的超声波向外辐射，遇到目标便反射回来。反射回来的超声波利用一种“声学透镜”聚焦，变成超声波束，可用来直接转换成可见图象。超声波在水中的穿透距离可达20公里，虽然目前在技术上还有很多困难，但在这方面肯定是有很大发展前途的。

利用电视训练部队

在进行战斗训练时，往往由已训练良好的分队作示范。但是，在受训人数很多时，进行这样的示范就需要很长的时间和耗费大量的物资。应用电视，只要在每个分队安装一台大屏幕电视接收机，并利用一个或数个电视发


射机，就可以使各分队同时观察到示范演习。

利用电视进行战斗训练，还可以演习一些人不可能临场观察的战斗，例如演习放射性沾染地区或受猛烈炮火射击地区的战斗行动。

在训练飞行员时，如果采用电视练习器，使被训练的人通过电视观察飞行情况，就可以增加地面训练时间而缩短空中的训练时间。

以上所举的一些例子，只是电视在军事中的应用的一部分。从这些例子中可以看出，电视在军事范围的应用也是非常广泛的。

（俞壤 等编译）

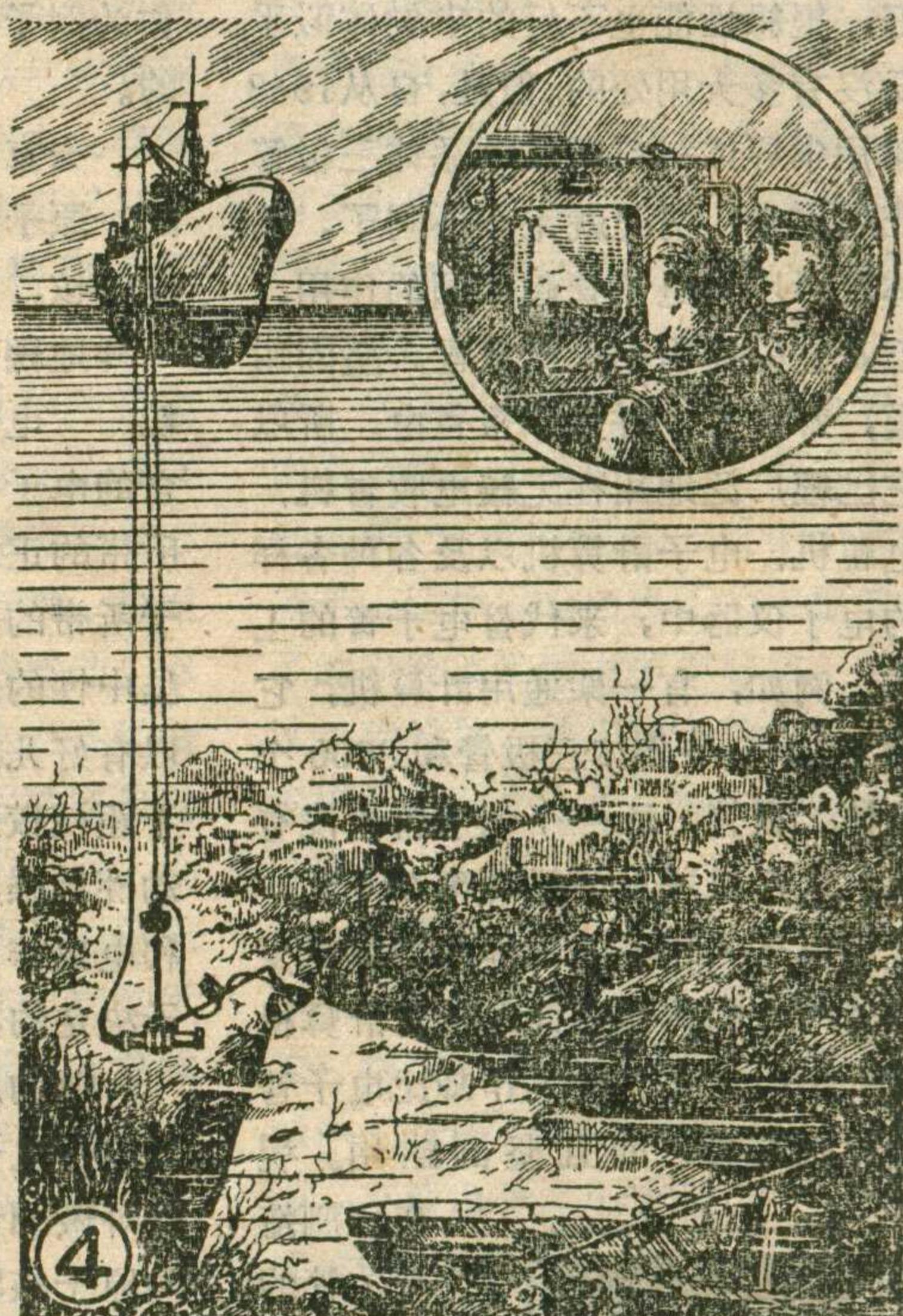


讀者來稿

为了广泛地介绍无线电电子学在国民经济各部门的应用，我们欢迎在农业、工业、气象和医疗等方面使用电子器件（包括具体电路）的稿子。“国外点滴”栏，也准备容纳这方面的短稿。欢迎来稿，来稿时请注明资料来源。

根据读者的反映，本刊今后准备多登一些小经验。欢迎读者把你们学习和创作中的心得，写成短小生动

的稿件，通过刊物来互相交流。

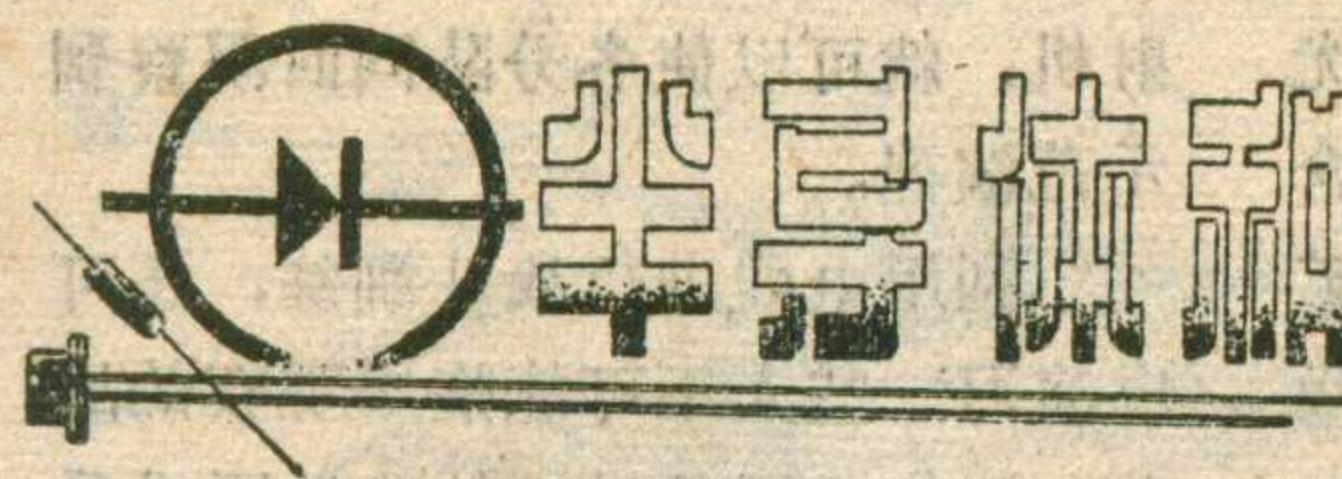“无线电”出版两期了。我们热烈希望读者对这两期提出更多的意见。特别是有些栏，如“为什么”“问与答”等，存在什么问题？你们有哪些具体要求？是欢迎还是不欢迎这些栏？希望读者来信把你们的意见告诉我们。并且希望提出你们在学习和创作方面所遇到的困难和问题。总之，刊物要依靠大家出题目、想办法、写稿子、提意见，才能办好。愿我们共同努力。



半导体和晶体二极管

李华金

最有希望的材料

在电工和无线电技术中，广泛地使用着导体和绝缘体。拿一根电灯软线来说吧。它中间的铜线是导体，用来传导电流。它外面裹的胶皮和纱套是绝缘体，用来把带电的导体和外界隔开。看来，导电性能不好，绝缘性能也不好的半导体似乎是没有什么用处的。但是，自从1948年用半导体材料做成的晶体三极管出现以来，情况就完全不同了。晶体管可以和电子管起相同的作用，但是它的体积小，重量轻，坚固耐震，寿命长，并且非常省电，所以它已经广泛地用在无线电收音机、电视机、电子计算机以及各种各样的电子仪器中，来代替电子管的工作。例如，有一架通用计算机，它用了2165个晶体三极管和3600个晶体二极管，而一个电子管也没有用。这台机器只消耗功率310瓦，比用电子管作成的同样的计算机少95%，它的体积只为电子管计算机的一半；但是它的工作却比电子管计算机可靠，而且坚固耐用。现在，制造晶体管的半导体材料，已经成为无线电电子学

中最重要的，最有希望的材料了。







这里我们简短地介绍一下半导体导电的性质和晶体二极管的作用原理。

半导体是怎样导电的

目前制造晶体管最常用的半导体材料是锗和硅。现在我们就拿锗作为例子，谈谈半导体是怎样导电的。

大家知道，物质是由原子组成的。原子的中心是一个带正电荷的原子核，在核的外面，象行星绕日一样地绕行着一些带负电的微粒——电子。元素不同，原子中所含的电子数也就不同。但是原子核所带的正电荷总是等于核外所有电子所带的负电荷，所以整个原子是呈中性的。绕原子核运动的电子可以有好几层，其中最外层的电子由于距核较远，受核的束缚较小，活动性最强，元素的物理、化学性质和电离作用都是由这些最外层的电子决定的，这些电子就叫做价电子。

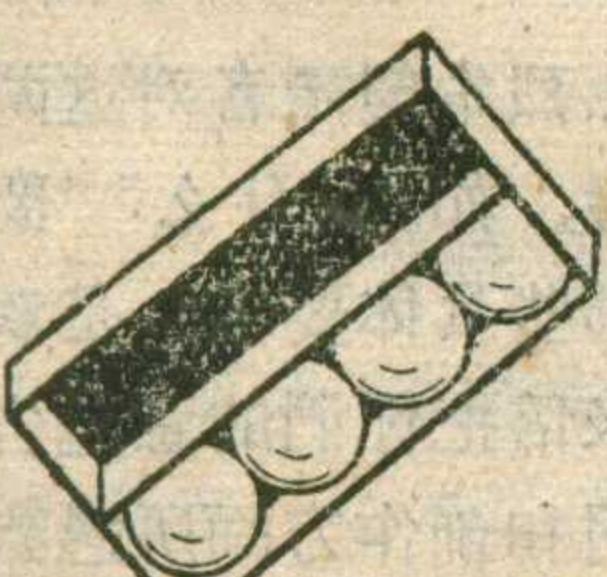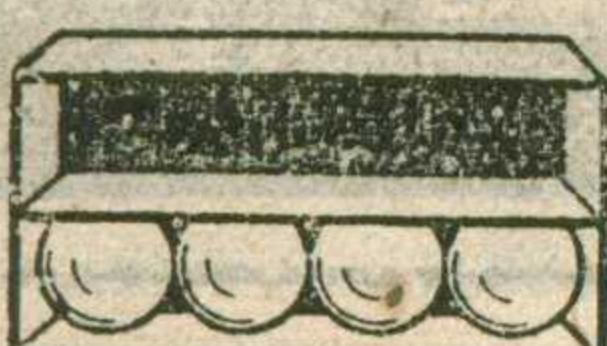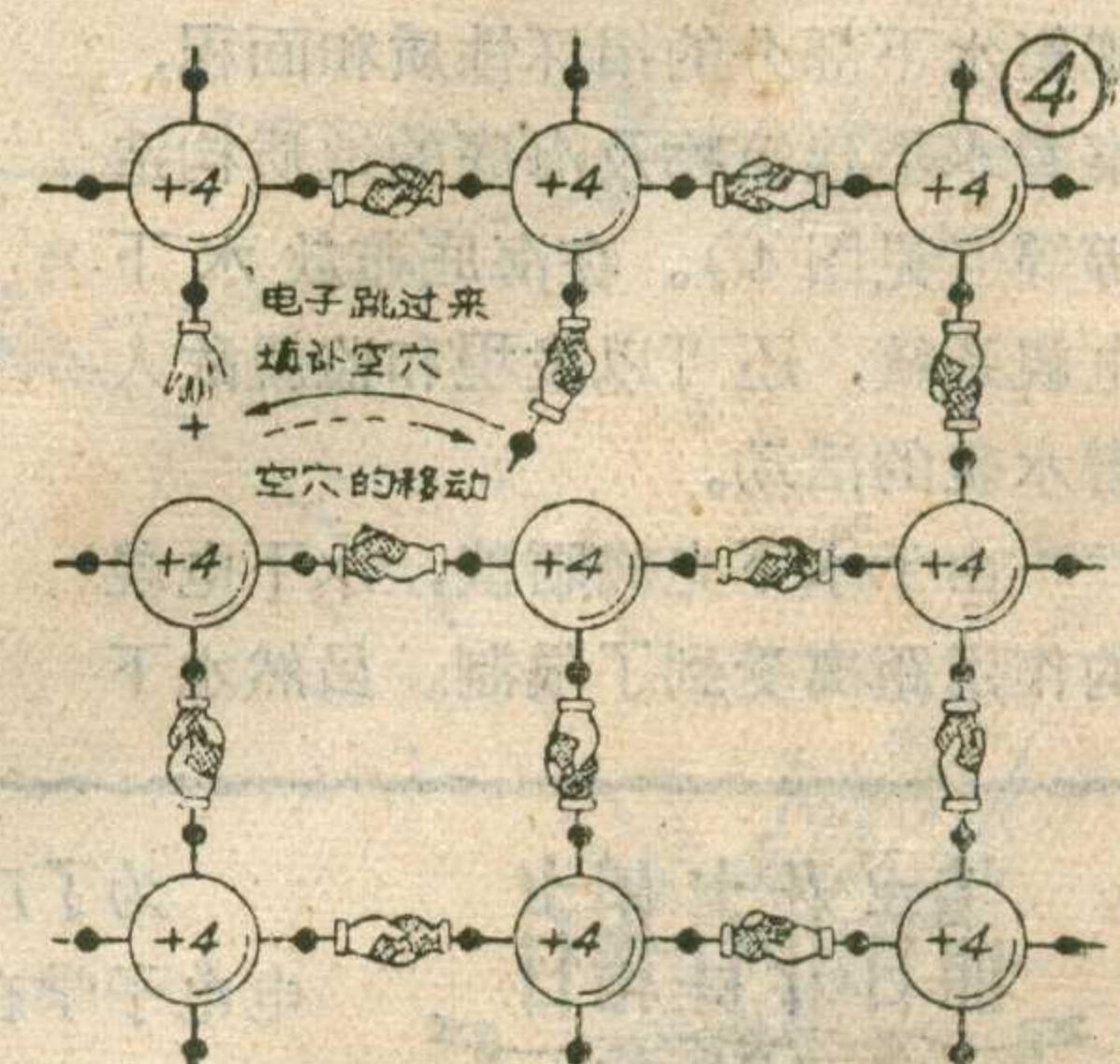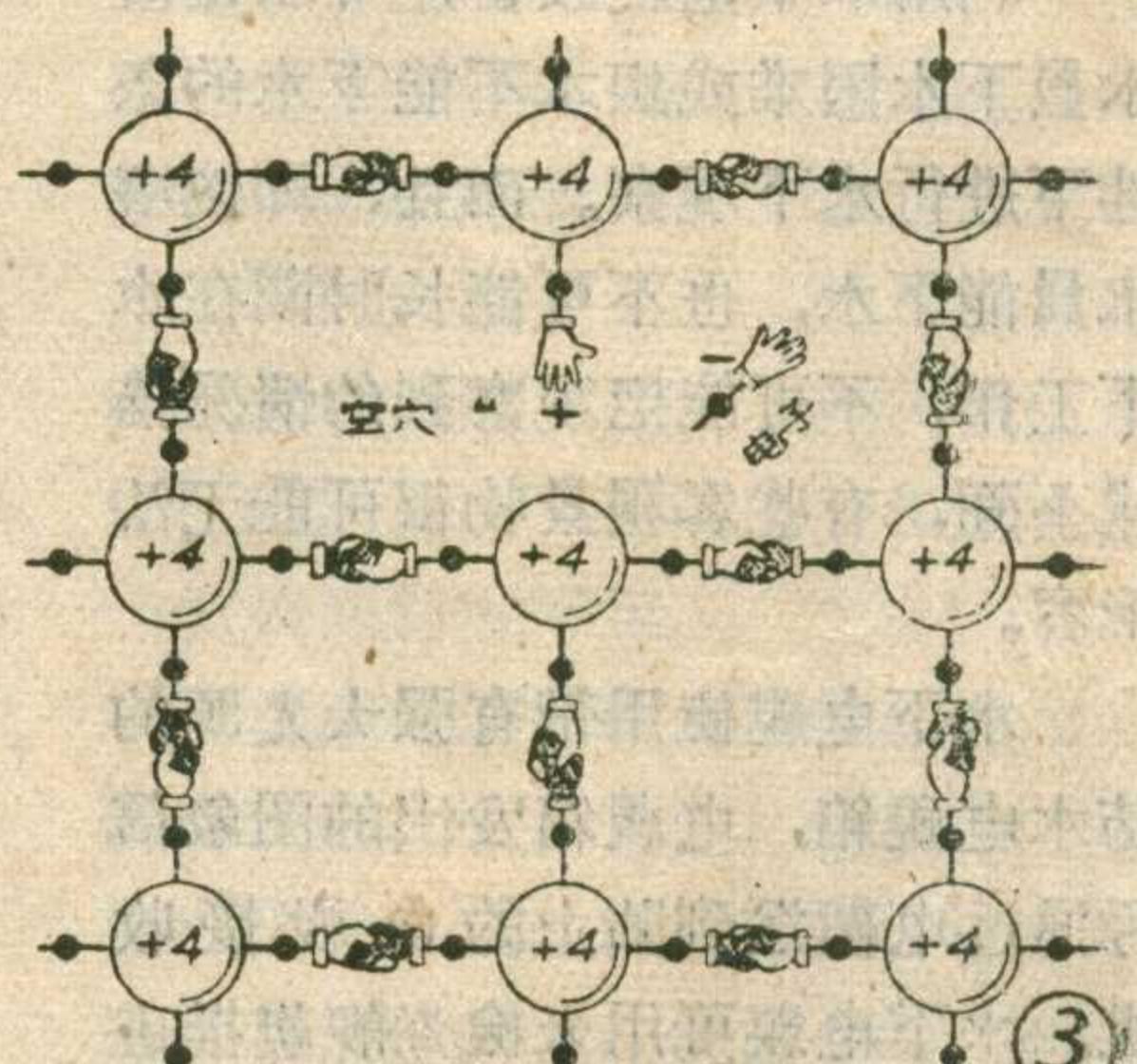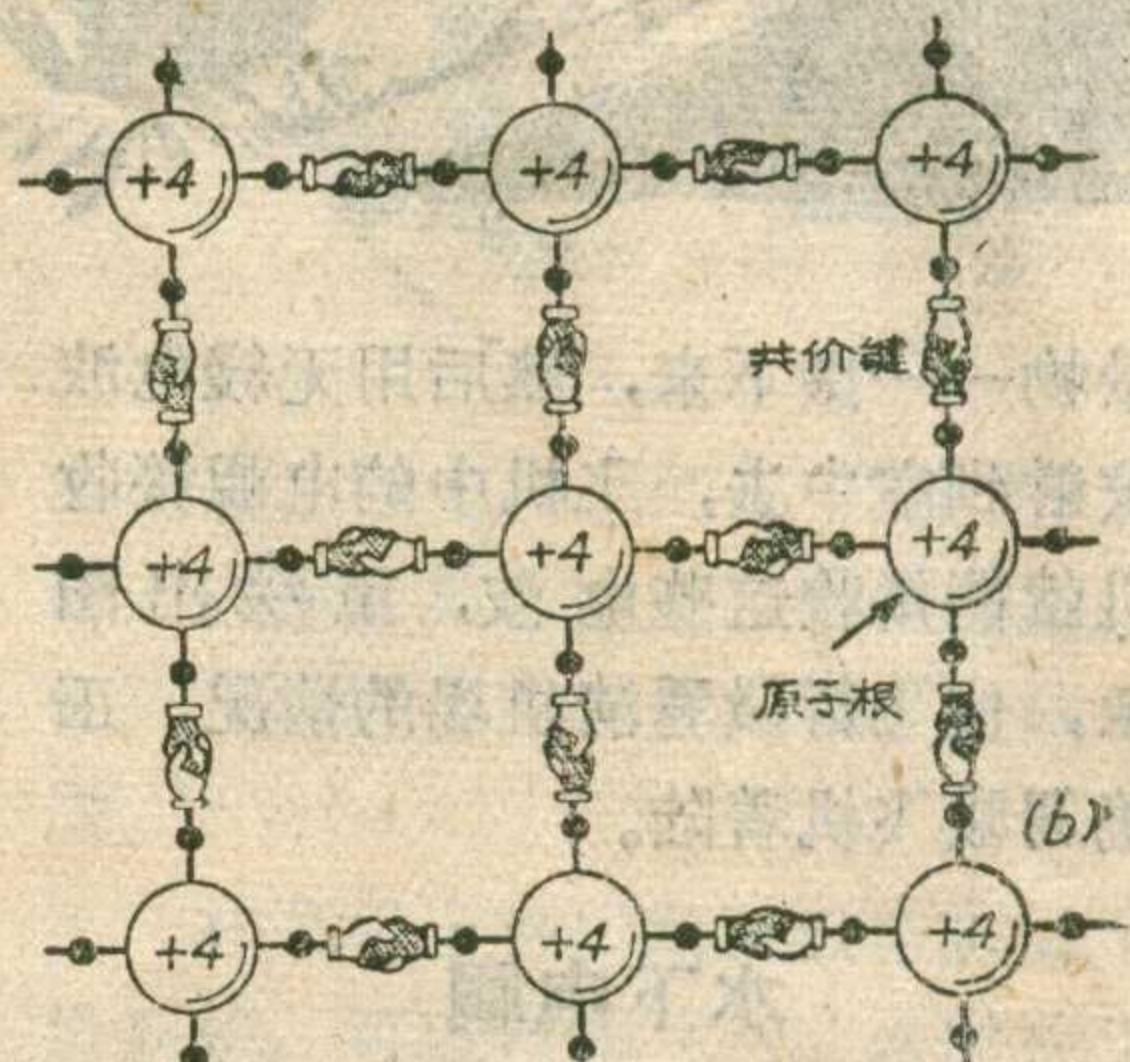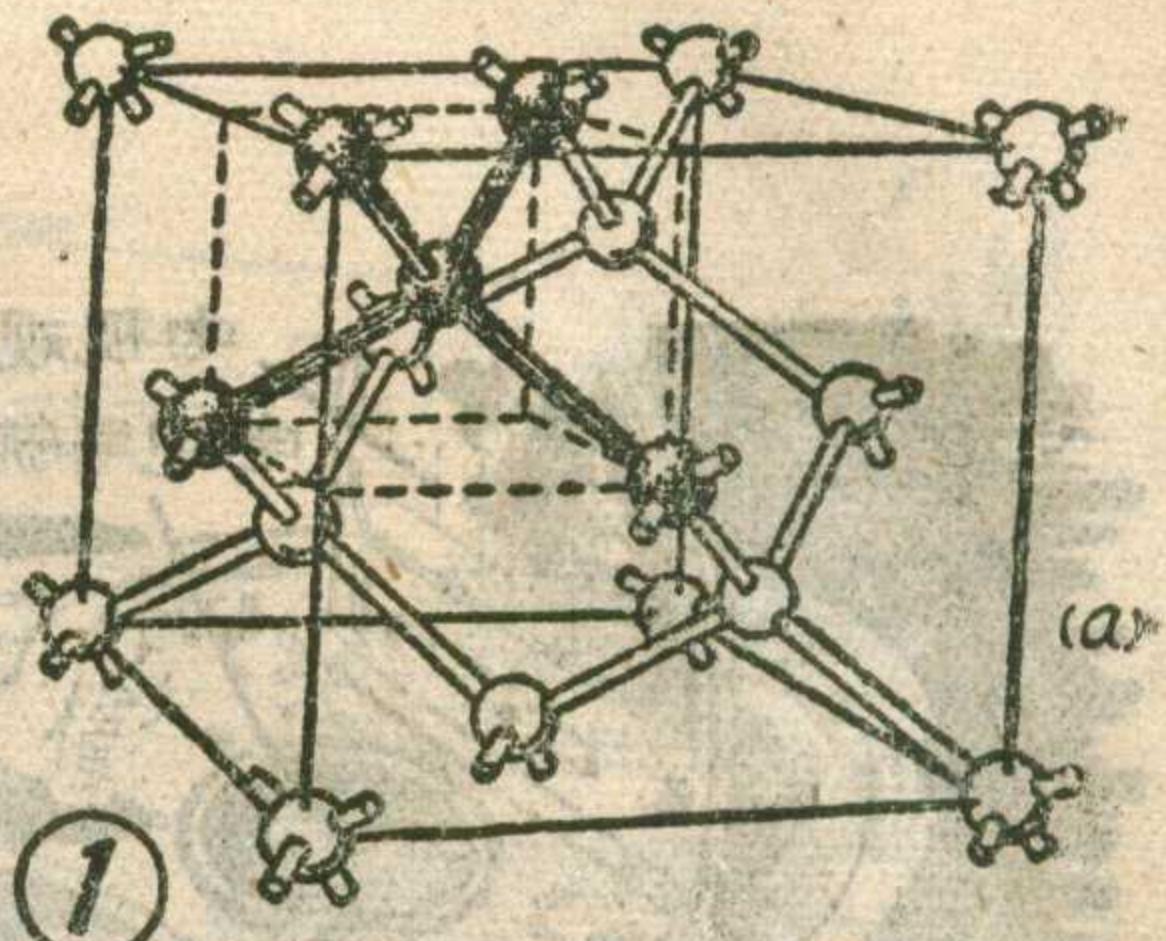锗的原子有32个电子，而最外层的价电子是四个，所以在化学上就叫做四价元素。内层的28个电子与原子核紧密地结合在一起，成为一个整体，称为原子根，它带有四个正电荷。在纯净的锗晶体中，锗原子彼此靠得很近，组成格子形的结构，一般称这种结构叫晶体点阵



(2)

(5)




甲 乙 丙 丁 (a)



甲 乙 丙 丁 (b)




甲 乙 丙 丁 (c)

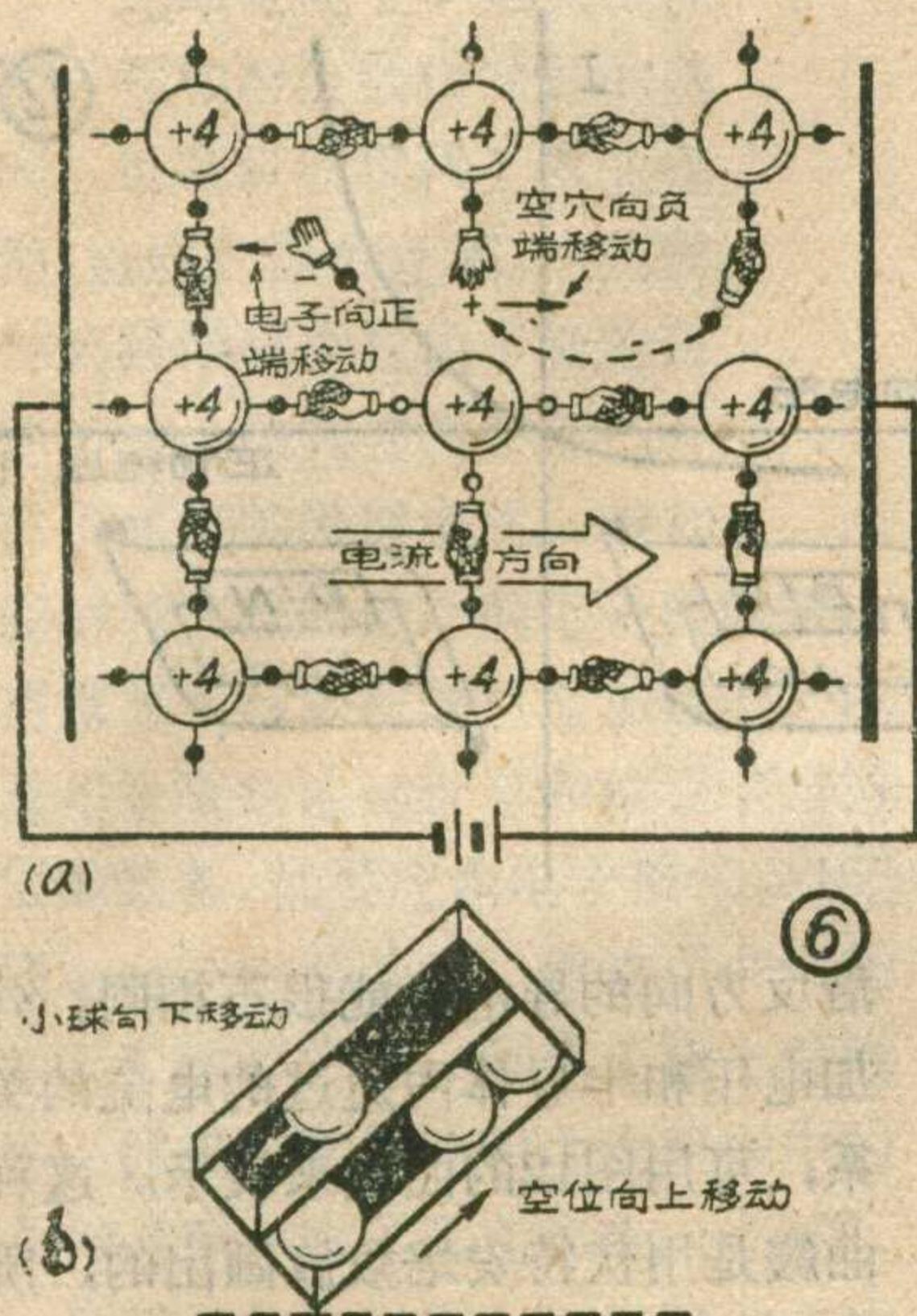

(見圖 1 a)。在鍺晶体點陣中每個原子周圍有四個等距的原子。相鄰兩個原子各出一個價電子組成一個共價鍵，如圖 1 a 所示。為了簡單起見，可以把它畫成如圖 1 b 的平面示意圖。

共價鍵中的兩個價電子同時受到兩個原子根的吸引力的束縛，結合極緊，不能自由運動。在溫度極低時（接近 -273°C 時），鍺晶体中的所有價電子都組織在共價鍵中，即使加上電場，電子也不能作定向運動，即沒有電流流通。這好象圖 2 中所示的方盒子里擠滿了小球，即使把方盒傾斜，小球也不會滾動。所以此時的鍺晶体是絕緣體。

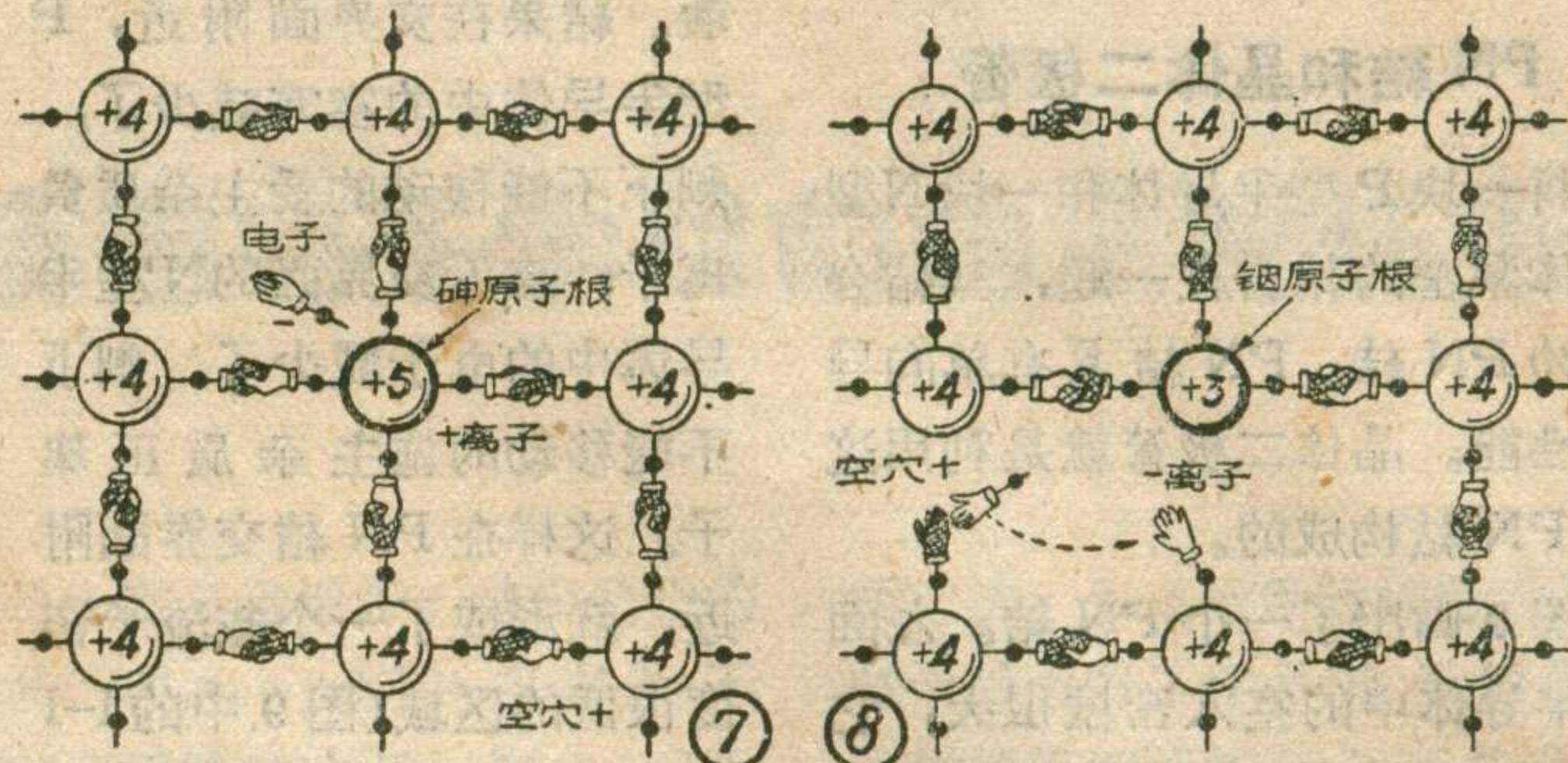在平常的溫度下，鍺晶体內共價鍵中的部分價電子由於熱運動獲得一定能量，擺脫了共價鍵的束縛，變成能夠自由運動的自由電子。而這個價電子原來所在的地方就出現了一個空位。這個電子的空位叫做空穴，如圖 3 所示。每一個原子都是中性的。由於帶負電荷的電子脫離共價鍵而形成的空穴可以看成是帶正電荷的，它的電荷量等於一個電子電荷。由於熱運動的結果，空穴鄰近的價電子就有可能跳過來填補這個空穴，而使這個價電子原來所在的地方出現了一個空穴（圖 4）。



這就是說空穴也是可以自由運動的。這種情況就好象把圖 2 方盒中的某個小球加以能量而提升到上層一樣（圖 5 a）。這時不但上層的小球（代表自由電子）可以自由運動，而且小球原來的地方有了空位子（代表空穴），其它小球也就可能運動了。例如，球 3 可以從位置丙移到乙，這就相當於空位由乙移到丙（圖 5 b）；隨後，球 4 可以從丁移到丙，而空位就由丙移到丁了（圖 5 c）。

這時，如果在鍺晶体的兩端加上電壓，自由電子就向電壓正端運動，形成電子電流，這樣的導電方式叫做電子導電；另一方面，帶正電荷的空穴就向電壓負端運動，形成空穴電流，這樣的導電方式叫做空穴導電（見圖 6 a）。這種情況就好象將圖 5 中的小方盒傾斜後，小球向下運動，空位向上運動的情況一樣（圖 6 b）。電子和空穴運動所形成的電流方向相同，所以半導體是導電的。由於電子和空穴是半導體中電流的搬運者，所以統稱為載流子。

當溫度升高時，有更多的價電子脫離共價鍵的束縛，產生更多的自由電子和空穴對，導電性能就越好。因此，半導體的電阻隨溫度的升高而減小。

N 型半導體和 P 型半導體

在純淨的鍺晶体中摻入少量的五價元素砷（或鎗）。這砷元素對


純淨的鍺來說就是杂质了。這時鍺晶体點陣中的某些鍺原子將為砷原子所代替，如圖 7 所示。砷原子有五個價電子，其中 4 個價電子與周圍鍺原子組成共價鍵，剩下的一个價電子只受砷原子根的吸引，而不受共價鍵的束縛，因此很容易脫離砷原子而變成自由電子。結果在這塊摻有砷原子的鍺晶体中將出現大量的自由電子，比原來由於熱運動而產生的電子和空穴要多得多。因此半導體摻入杂质後，電阻要減小很多。這塊鍺晶体中占絕大多數的自由電子稱為多數載流子，而由於熱運動而產生的少量空穴叫做少數載流子。這塊以自由電子為主要載流子的半導體叫做電子半導體，或叫 N 型半導體。這裡摻入的杂质砷元素能給出一個電子，所以叫做施主杂质。

和上面的情況相反，如果摻入鍺晶体中的是三價的元素銦（或鎗），那末，當銦原子代替鍺晶体點陣中的鍺原子組成共價鍵時，就缺少一個價電子，即出現了一個空穴，如圖 8 所示。因此，在摻有銦元素的鍺晶体中，將出現大量的空穴，能以空穴導電的方式傳導電流，所以電阻要減小很多。這種半導體叫做空穴半導體，或叫 P 型半導體。在 P 型半導體中，空穴成了多數載流子，而由於熱運動而產生的少量自由電子是少數載流子。摻入的杂质元素銦能接受一個電子，所以叫做受主杂质。


PN 結和晶体二极管

将一块P型半导体和一块N型半导体紧密的結合在一起，其結合处称为PN結。PN結具有单向导电的性能。晶体二极管就是利用这样的PN結構成的。


图9画出了一个PN結。左面P型半导体中的空穴密度很大，它们就向空穴密度小的N型半导体中扩散。而N型半导体中的电子就向电子密度小的P型半导体中扩

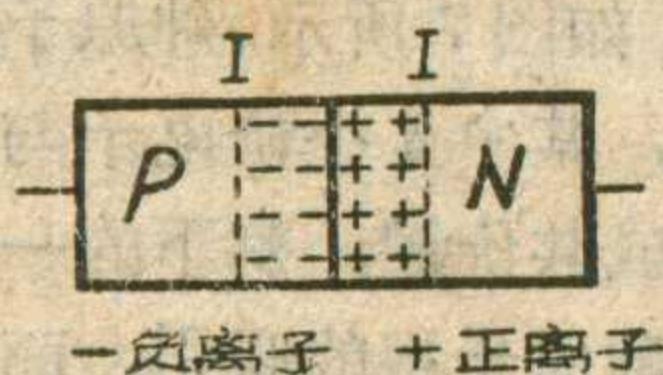

(9)

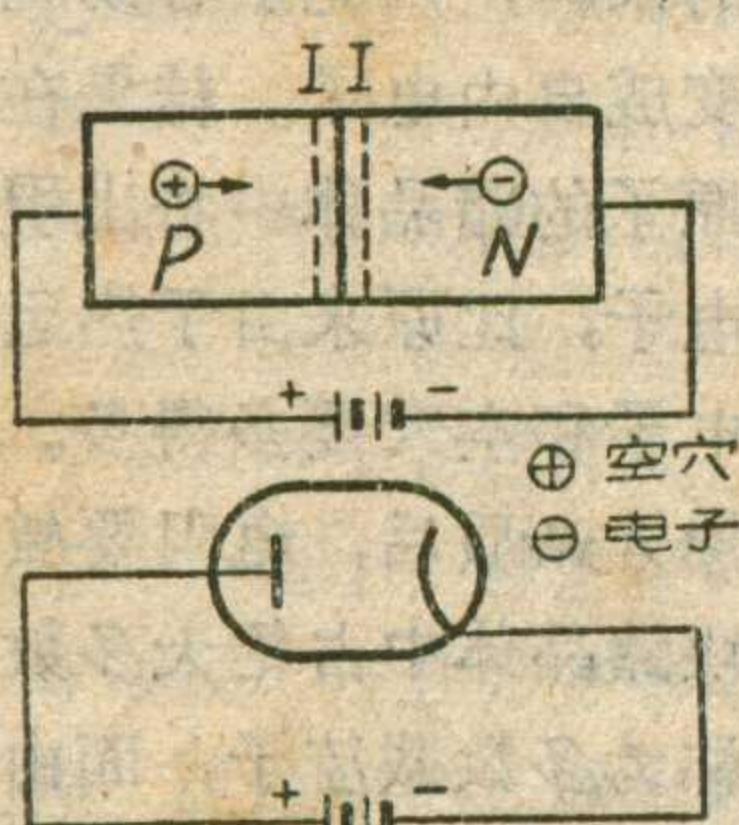

(10)

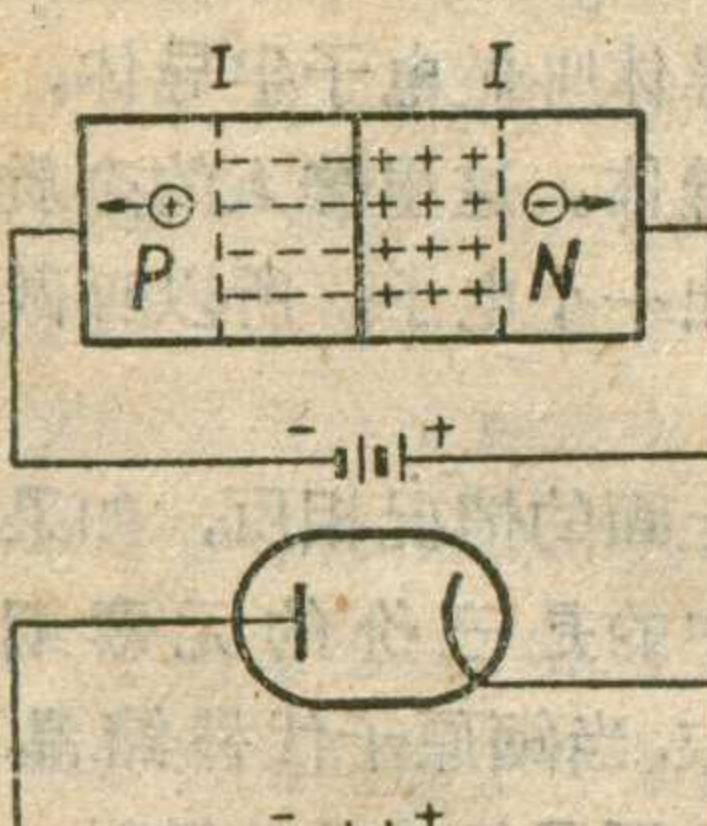


(11)

散。結果在交界面附近，P型半导体中的空穴減少了，剩下不能移动的受主杂质負离子；靠近交界面的N型半导体中的电子減少了，剩下不能移动的施主杂质正离子。这样在PN結交界面附近，就形成了一个載流子密度很低的区域(图9中的I-I区域)，这个区域叫做阻擋层，它阻止P型半导体中的空穴和N型半导体中的电子向对方扩散。

現在在PN結上加一个电压U。如果P端接正，N端接负(图10)，那末，这电压所产生的电場使P型半导体中的空穴向右移动，使N型半导体中的电子向左移动。由于載流子都向阻擋层的方向移动，所以使阻擋层变窄。如果作用的电压足够高，阻擋层就会完全消失。这时P-N結呈現的电阻很小，电流很容易流通，就好象二极电子管的屏极接正，阴极接负的情况一样。这时所加的电压称为正向电压。

相反地，如果N端接正，P端接负(图11)，那末，P型半导体中的空穴和N型半导体中的电子都沿着离开阻擋层的方向向两端移动，結果使阻擋层变寬，使PN結的电阻加大，电流很难流通，就好象二极电子管的屏极接负，阴极接正的情况一样。这时所加的电压称为反向电压。

由此可见，PN結沿正方向和

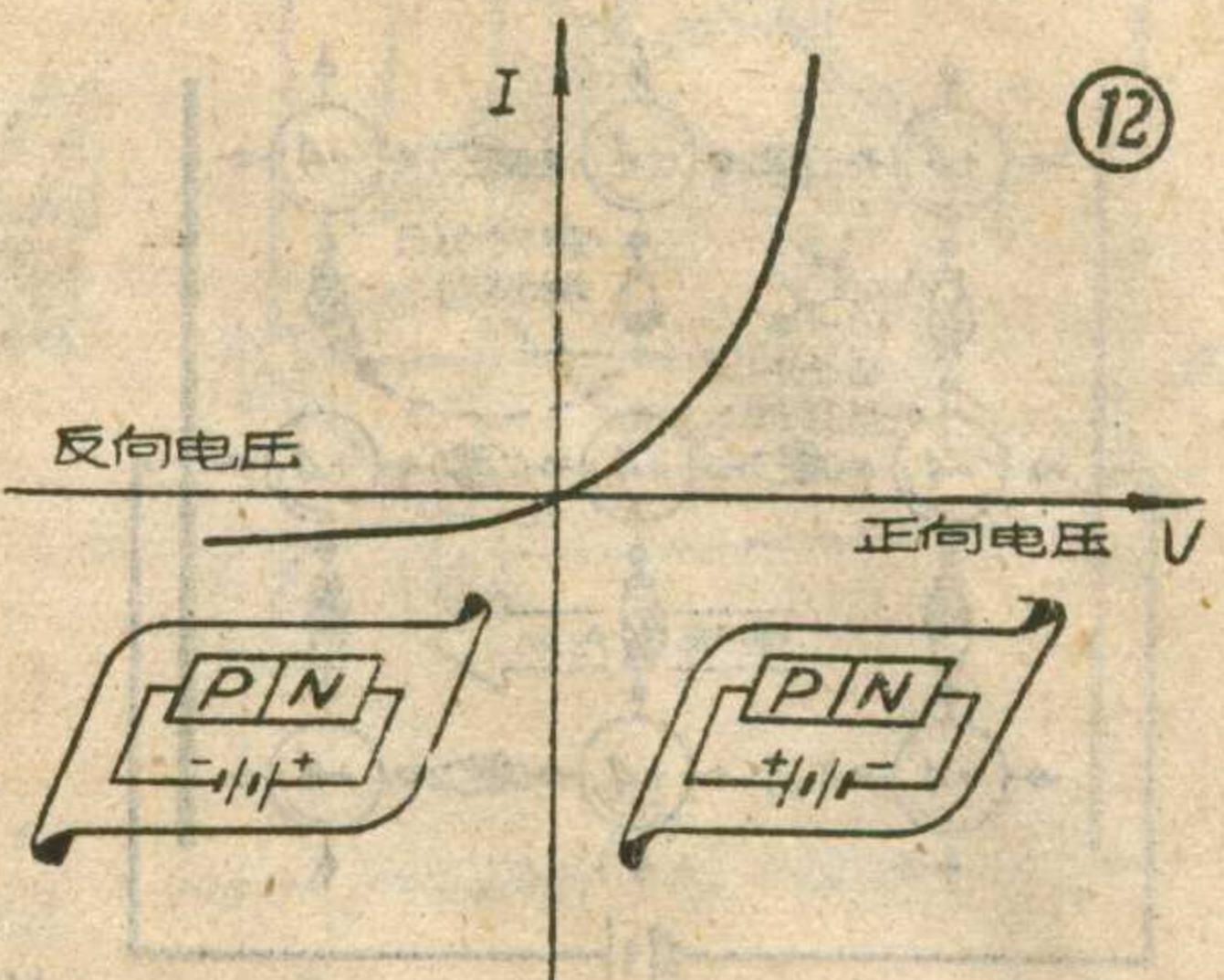

沿反方向的导电性能很不相同。外加电压和半导体内通过的电流的关系，可用图12的曲线来表示。这种曲线是用伏特安培数值画出的，所以又叫伏安特性曲线。当加上正向电压时(如图12的右面部分)，即使电压很小，电路中的正向电流也比较大；而加上反向电压时(如图12的左面部分)，即使电压很大，电路中的反向电流也很小的。所以当在P-N結上加一个交流电压时，正方向的电流很容易通过，反方向的电流很难通过，这样就完成了整流或檢波的作用。

利用PN結的单向导电性能，就可以做成晶体二极管。按照结构的不同，晶体二极管可以分为点接触型和面接触型(又叫結合型)两种。点接触型晶体二极管允许通过的电流很小，极間电容也很小，适于高频檢波用。面接触型晶体二极管允许通过的电流较大，极間电容也較大，所以适用于整流。

到我們人民、政府和党的支持，我在飞行中一点也不感到孤独。”

在这次宇宙飞行中，无线电通信的重要特点是使用了无线电电话。在宇宙中第一次响起了人說話的声音！以前的无人造卫星和宇宙火箭中，一般是使用无线电报和无线电遙測。和这些比較起来，实现无线电电话是一个复杂得多的技术任务。这不仅是由于无线电电话的信号頻譜要寬得多，而且是由于制造大功率的无线电电话发射机非常困难。

在宇宙中並不孤独

世界第一位宇宙航行員苏联尤里·加加林少校曾不止一次地強調



无线电通信在宇宙飞行中的巨大意义。在一次記者招待会

上，他說：

“我对无线电通信在这次飞行中的作用給予极高的評价。无线电通信使我能一直和地球保持着联系：接受命令，从飞船上报告关于各个系統工作的情况和我看到的一切。由于无线电通信，我随时都感

无线电电子学是实现控制过程和解决通信問題的基础，也是創制現代工农业測量、監視仪器的基础。这門科学为科学研究提供了新的研究方法，給其它科学部門开辟了寬广的发展道路。例如能够洞察物质結構的电子显微鏡，揭露原子核秘密的巨型加速器，以及用来窺探遙远世界和建立宇宙通信的设备，都要应用电子技术。以无线电电子学为基础，建立了有效的診断和医疗方法，利用无线电射線可以促进化学反应和生物組織中的各种过程。除了X光照象、心动图，以及許多其它研究人体組織的方法以外，已經有希望制成假心、假肺和假腎的仪器。

創制新元件

电子学、物理学和化学的巨大任务是为仪器设备創制新元件。这就要进一步研究和应用半导体及电介质的新性质，利用分子和原子現象来精确地測定时间，以及利用晶体的新特性等等。无线电物理学的一个重要部分是深入研究电气等离子区及其应用。

超小型化

电子学的一个重要发展方向是所謂超小型化——减小电子设备的尺寸。随着电子设备的使用日益广泛，它們的复杂程度、尺寸和需要苏联的先进科学技术解决了这些复杂的問題，这样，在宇宙中的人就能随时和地球上的人談話，就象在地球上一样。

“东方号”宇宙飞船上裝設了可靠的无线电双向通話设备，利用三个信道和地球联系。其中两个是短波信道，波長約为30米和15米(9.019兆赫和20.006兆赫)；一个超短波信道，波長为2米左右(143.625兆赫)。利用超短波信道，可以和距离为1500~2000公里以內

无线电电子学目前的主要任务

的能量也在日益增长。其中最大的設備甚至在几个大厅中都安放不下，而且需要的功率大到几百千瓦。掌握晶体的新性能和采用薄膜元件，为彻底減小电子设备的尺寸开辟了寬广的前途。

向更短的頻段发展

掌握电磁振蕩的新頻段具有巨大的意义。在掌握更短的无线电波段以后，我們就能够沿波导管傳送大量的信息，能够以中等尺寸的天線系統将輻射線集成狹窄的射束，并为发展雷达、导航，以及远距离通信——直至宇宙通信——提供新的、巨大的可能性。利用紅外線和光線波段通信也有很大的发展前途。为了解决这些問題，具有重大意义的是創制量子振蕩器和光波放大器，以及研究各种物质的单晶。

与噪声作斗争

降低接收和发送设备的内部噪声具有重要意义。为此目的，无线电物理学家提出了以利用量子力学系统、利用参量放大器等为基础的地面上联络点通話。而在大部分軌道上，都可以用短波信道和苏联境內的地面上联络站进行通話。利用不同的波段，除了可以增加无线电波的通話距离以外，还可以使我們对无线电波在地球大气层中的傳播条件有进一步的了解。

这个无线电电话系統十分有趣。電話系統中有一个磁性录音机，它录下宇宙航行員所說的話，随后当飞船飞經各地面接收站上空时，再把这些話发送到地面上来。

新方法。和普通半导体器件不同，量子放大器工作于极低的溫度，这样就保证了能有极低的噪声电平。

加强元件的可靠性

由于电子仪器和自动化設備所起作用的重要性日益增长，尖銳地提出了保证它們的可靠性这一問題。在具有成千上万个电子和机械元件的設備中，即使有一个或几个元件损坏，就使整个工作过程停頓，这种情况是不能允許的。这样就提出了提高元件可靠性的重問題。但更重要的是找到創制复杂設備的新方法，即使某些元件损坏，也能保证整个設備可靠地工作，好象生物体組織中的局部损伤并不使正常的生命活动停止一样。在这一方面已經提出了一些原則，但是建立保证可靠性的理論基础还是一个尚待解决的任务。

(摘譯自苏联科学院院长凱尔迪什 1961年6月12日在苏联科学工作者會議上的报告，文內小标题是譯者附加的。)

苏联載人
宇宙飞
船的成
功发射
和安全
返回，



开辟了通往宇宙的道路。可以預料，不久以后，人們将飞向月球和太阳系的其它行星，那时，将会从月球和更远的太空中傳来宇宙航行員讲话的声音。

收音机的输入电路

丁启鸿

收音机的“输入电路”就是介于天线输入端到变频（或高放）管控制栅极之间的电路。它的作用是将信号最大限度地传送到变频管栅极，并且尽可能地扼制干扰。一个设计良好的输入电路应该达到：1. 电压传输系数（控制栅极上所获得的电压与天线输入端电压之比）要尽可能的大，并且要求在接收整个频带内各种频率的信号时给出的电压传输系数最好都相等或相差不多；2. 有足够的选择性；3. 天线参数变化对输入电路的影响最小。

输入电路有电容耦合式（图1）、电感耦合式（图2），以及电感电容耦合式（图3）等几种形式。

电容耦合式的最大缺点是在整个接收波段内电压传输系数不均匀。电感电容耦合式受天线参数变化的影响较大。最常用的要算电感耦合式输入电路了。这种电路的电指标优良，制作也比较简单。下面就专对这种电路进行分析。

收音机的天线与地之间有分布电容存在（见图4）。这个电容 C_A 与天线线圈的电感 L_{CB} 并联，组成了一个谐振回路（图4中虚线左边部分），它的谐振频率 f_A 为：

$$f_A = \frac{1}{2\pi\sqrt{LCB}C_A}$$

天线型式及长度选定后， C_A 就固定了，因此选用不同的 L_{CB} ，可以得到不同的 f_A ，这有三种可能性，即：(1) f_A 低于收音机所接收频带的最低频率 f_0 最小，称为“高阻抗接收”（或“长天线接收”）；(2) f_A 高于所接收频带的最高频率 f_0 最大，称为“低阻抗接收”（或“短天线接收”）；(3) f_A 在接收频带之中。因此，这种输入电路有三种设计方案。

第(3)种是最坏的设计方案，因为它在整个接收频带内电压传输系数很不均匀；另外，在天线回路的谐振频率一点上，输入回路 $L_K C_K$ 无法调谐，使选择性和灵敏度都受到影响。因此，这种方式很少有人采用。第(2)种和电容耦合电路的情况差不多，因此也不够理想。目前采用得最多的要算第(1)种高阻抗接收了。

在设计高阻抗接收的输入电路时，首先要确定天线回路的谐振频率 f_A 应该是多少，其次要确定 L_{CB} 与 L_K 采取多大的耦合，也就是决定它们之间的交连系数 k ，最后决定输入谐振回路的电感 L_K 。

如果把 f_A 选定在远小于 f_0 最小之处，它的好处是在整个接收频带上，电压传输系数基本上与频率无关，这是为我们

希望的；但 f_A 太低， L_{CB} 将太大，以致电压传输系数降低很多，这是不合适的。相反，如果把 f_A 选得接近 f_0 最小，这时如果接收波段是中波的话， f_A 将十分接近中频465千赫，这又可能产生两种恶果：(1) 中频很容易发生自振，特别是当电容器转到波段的低频端，而且天线输入电路又接近中频变压器的引线附近时，就会发生呜噜呜噜的叫声；(2) 一旦天线换成短天线，也就是 C_A 减小的时候，就有可能使 f_A 上升到接收频带之内。如上所述，这将使输入调谐回路 $L_K C_K$ 在 f_A 这一频率上失去调谐的可能。图5是实验所得的一些曲线，表示改变 L_{CB} 的圈数时，电压传输系数在整个接收频带内的变化情况。从图中可以看出：随着 L_{CB} 圈数增多，电压传输系数越来越小，但它在整个波段内是比较均匀的，变动很小。当圈数减到100圈时就会使输入调谐回路在590千赫处失谐；如减到80、60、40圈时，将分别在680千赫、880千赫、1250千赫处失谐。以上的情况都是应用14微亨的电感、150微微法的电容和50欧的电阻所组成的等效天线测得的。如果使用小参数的天线，失谐的频率还会升高。实际上收音机往往拖一根一至二米长的线，当作天线，稍不注意就易犯这个毛病。



究竟 f_A 选在什么频率上好呢？经验证明 $f_A=0.7\times f_0$ 最小比较稳妥。以接收545~1500千赫的中波段为例， f_A 最好不要超过 $0.7\times 545 \approx 382$ 千赫。决定了 f_A 以后，还要估计到今后可能因使用不同天线而引起的天线参数的变化，否则就不好确定 L_{CB} 的大小。例如我们假定天线参数中的 C_A ，今后可能在150~300微微法之间变动。那么，应该把注意力放在 C_A 为最小(C_A 最小)的情况下。因为在这种情况下没有问题， C_A 最大的情况(C_A 最大)下就更不会有问题是。这样 L_{CB} 可根据公式(1)来计算得出：

$$L_{CB} = \frac{2.53 \times 10^4}{C_A \text{ 最小} (\text{微微法}) f_A^2 (\text{千赫})} \text{ (微亨)} \quad (1)$$


下一步我们来决定交连系数 k 。 k 越大，电压传输系数也越大，但 k 超过某一极限值以后， k 再大，电压传输系数就反而要下降。这个极限值我们叫它作“最佳交连”（或“极限交连”）。所以只要不超过最佳交连，单纯从提高电压传输系数出发，我们应该把交连系数 k 取得越大越好，但它受下列三个条件的限制，只能适当的选取 k 值。

1. 实际绕制的可能性，例如蜂房式线圈的 k 值最多只能达到0.5~0.6，而单层管状线圈只能达到0.4~0.5。 k 值再大，是做不出来的。

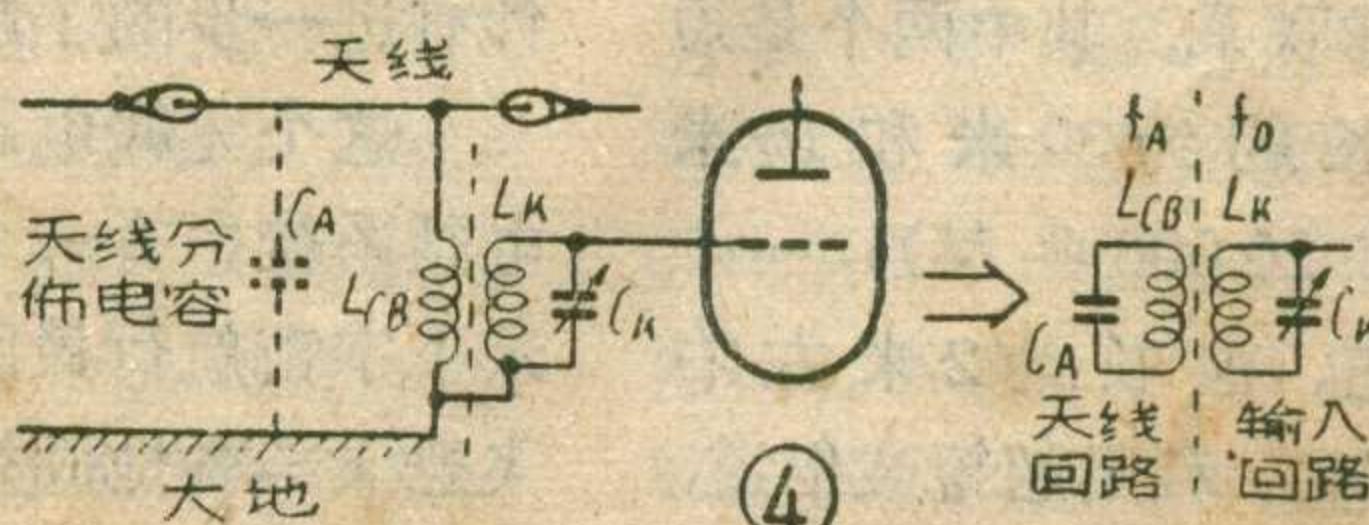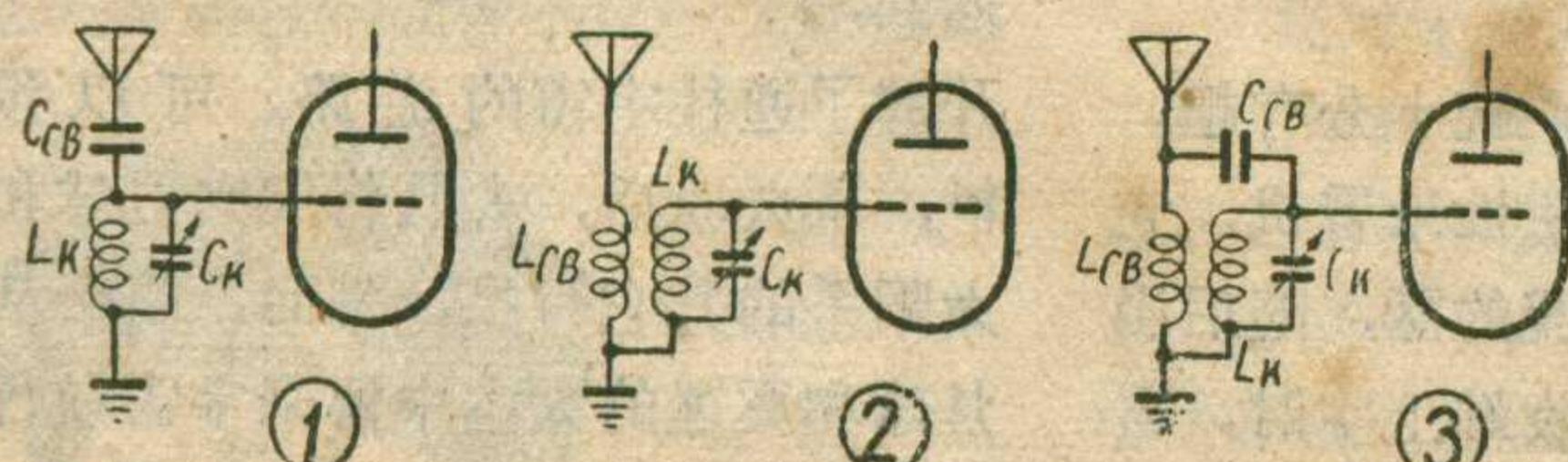2. 输入调谐回路的失谐不能超出某一极限数值。大家知道，天线回路的阻抗会对输入调谐回路发生影响。其中电抗



分量所造成的影响是使输入调谐回路中产生一个负电感，结果使得

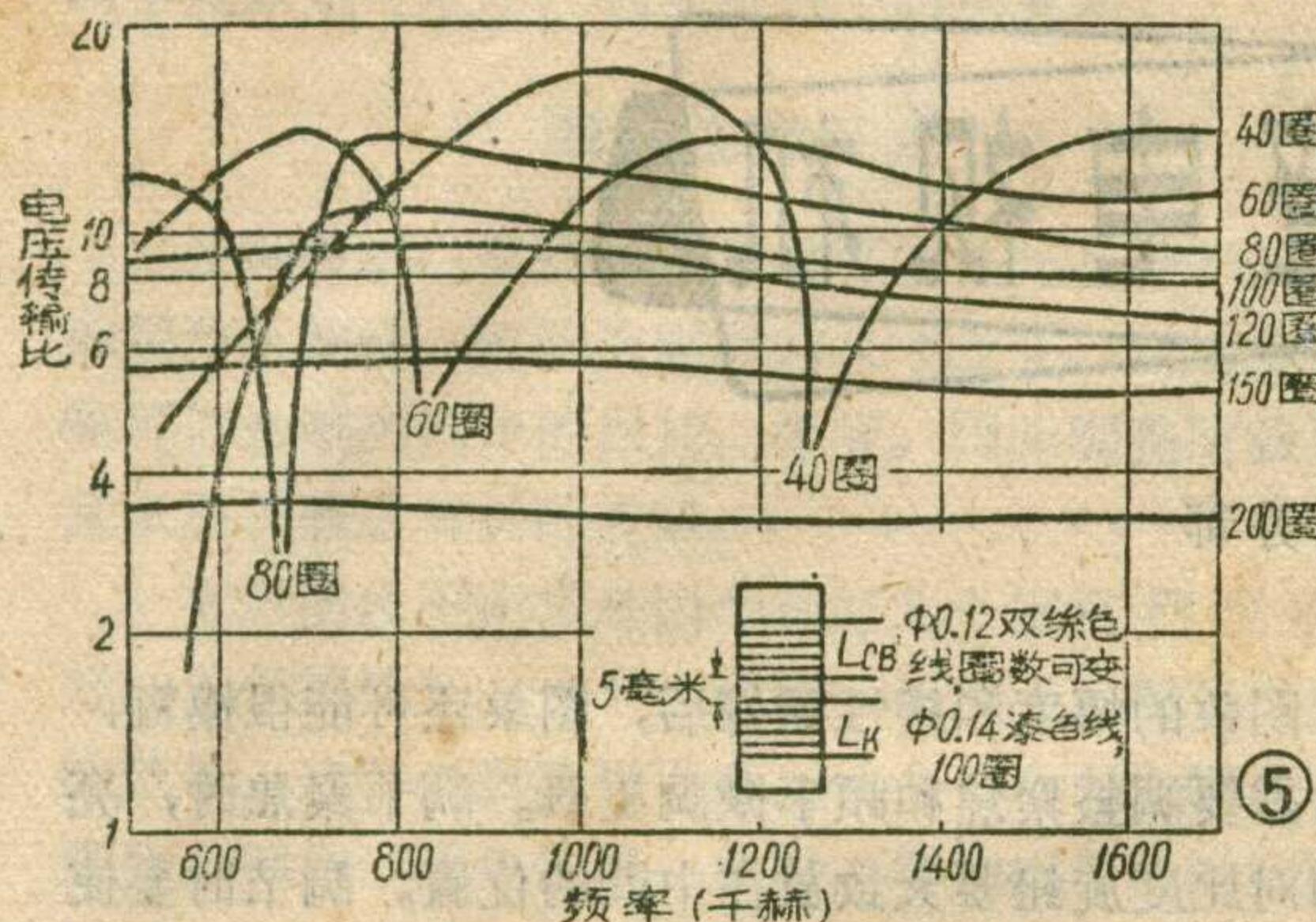

L_K 减小，因而使调谐频率偏高。偏高的程度不但直接与 k 的大小有关，还和接收频率 f_o ，以及天线谐振频率 f_A 有关。因此不管 k 取多大的值，只要 f_o, f_A 变了，上述负电感（“反射电抗”）也会改变，它不是一个常数。因此不能简单地用加大 L_K 的方法抵消负电感作用来解决这个问题。这就限制我们不能把 k 选得太大，否则就会由于失谐太严重，使接收频率超出输入调谐回路的通频带，影响收音机的灵敏度。一般以下列公式来计算 k 值：

$$k = 2 \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \delta \frac{(1 - X_{A_1}^2)(1 - X_{A_2}^2)}{X_{A_1}^2 - X_{A_2}^2}} \quad (2)$$

式中 δ 是输入调谐回路的衰减，它等于回路 Q 值的倒数。

$$X_{A_1} = \frac{f_A \text{最大}}{f_o} \quad X_{A_2} = \frac{f_A \text{最小}}{f_o}$$

计算的时候我们总是在接收频带的最低频率 (f_o 最小) 上进行，因为在那通频带最窄，最容易受失谐的影响跑出通频带外面去，因此设计时把公式 (2) 中的 f_o 换成 f_o 最小来计算。

3. 输入调谐回路的选择性不能低于某一极限值。天线回路的电阻分量也对输入调谐回路发生影响，其结果是降低后者的 Q 值。采用最佳交连时，虽然可以得到较大的电压传输系数，但此时输入调谐回路的选择性会降低很多，因此也有它不利的一面。一般只允许输入回路的 Q 值降低 20% 左右，太多了就不好。因此交连系数 k 只好选得比最佳交连时的 k 略小一些。取最佳交连的 k 值的 $1/2$ 是合适的，这时可按下列(3)式计算 k

$$k = 0.25 \sqrt{\frac{Q_A}{Q_K}} \quad (3)$$

式中： Q_A 为天线回路的 Q 值（一般取 $Q_A=50$ ）；

Q_K 为输入调谐回路的 Q 值。

根据以上三个条件设计出三个不同的 k 值，然后拣其中最小的一个应用。下列经验数据可供大家设计中参考：

中波：535~1500 千赫， $L_{CB}=1.3$ 毫亨， $k=0.25$ ；

短波：3.94~12.1 兆赫， $L_{CB}=4\sim25$ 微亨， $k=0.03$ 。

最后，我们来设计输入调谐回路的线圈 L_K 。 L_K 与电容器 C_K 配合起来，应能调谐于所接收波段的各个频率上。当电容器 C_K 完全旋入时，应能调谐于波段的最低频率 f_o 最小；完全旋出时，应能调到最高频率 f_o 最大。设计收音机时，要求能接收多宽的波段是预定的。因此可求出“波段复盖系数”

k_D （即所接收波段的最高频率与最低频率之比）如下：

$$k_D = \frac{f_o \text{最大}}{f_o \text{最小}}$$

例如：中波段 $k_D = \frac{1600(\text{千赫})}{500(\text{千赫})} = 3.08$ ；

短波段 $k_D = \frac{18(\text{兆赫})}{6(\text{兆赫})} = 3$ 。

第二步要掌握回路可变电容器 C_K 的最大与最小电容量 (C_K 最大与 C_K 最小)，一般市售可变电容器有一定规格，例如国内常用的一种，动片全部旋出时的最小电容为 12 微微法，全部旋入时的最大电容量为 360 微微法。目前 12（最小）—498（最大）微微法的另一种新产品使用渐多。知道这两个数据就可以用下式算出 L_K ：

$$L_K = \frac{2.53 \times 10^6 (k_D^2 - 1)}{(C_K \text{最大} - C_K \text{最小}) f_o^2 \text{最大}} \text{ (微亨)}$$

上式中：C 以微微法计；f 以兆赫计。

但是用上式算出的结果还不能符合实际情况，还需要作如下修正：因为 C_K 的变化与它所引起的调谐回路频率的变化之间并不是直线关系。当 L 固定时，C 与频率的平方成反比，即


$$f_o^2 \propto \frac{1}{C}$$

因此，频率从低端到高端如变化三倍（即 $k_D = 3$ ），电容器从最大电容到最小电容必需变化 $3^2 = 9$ 倍才能满足要求，但实际上不可能，例如 12—498 微微法的电容器，它的最大最小电容量之比太大，即有

$$\frac{C \text{最大}}{C \text{最小}} = \frac{498}{12} \approx 41 \text{ (倍)}$$

为了解决这个问题，在 C_K 上附加一个微调电容器 C_Δ ，例如 50 微微法（见图 6），结果
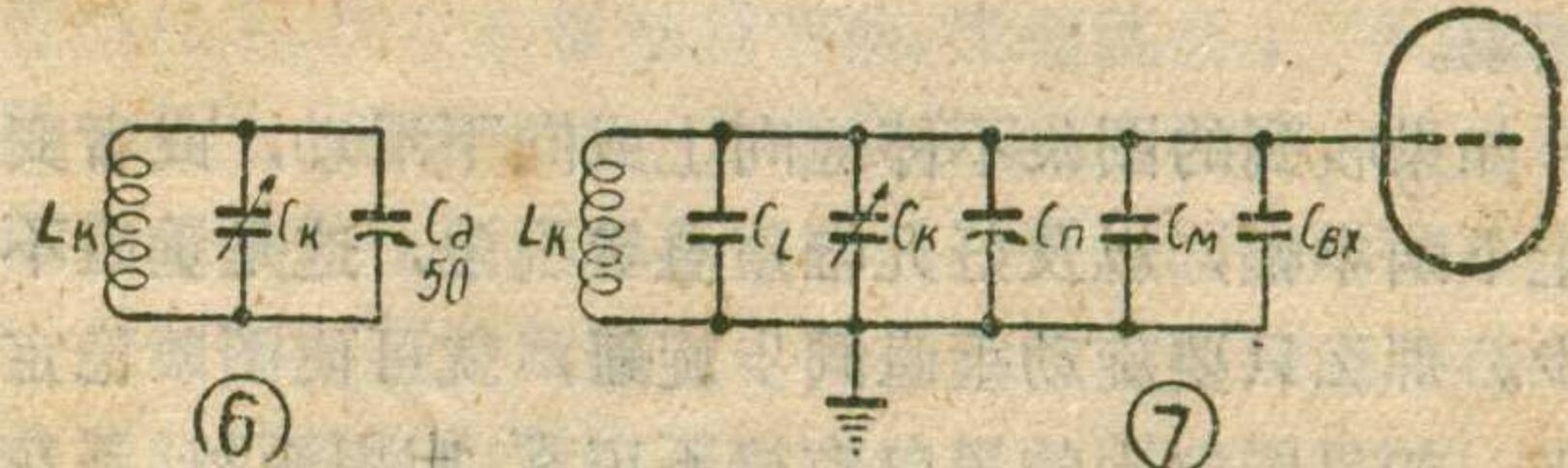
$$\frac{498+50}{12+50} = \frac{548}{62} \approx 9 \text{ (倍)} \text{ 即能满足要求。}$$



附加电容 C_Δ 可按下式计算：

$$C_\Delta = \frac{C_K \text{最大} - k^2 C_K \text{最小}}{k_\Delta^2 - 1}$$

但是，实际上在输入调谐回路中还存在有线圈 L_K 线匝间的分布电容 C_L 、下级电子管的输入电容 C_{BX} 和连接线的分布电容 C_M （见图 7）。计算时应该把它们都考虑进去。因此计算出需要附加的电容 C_Δ 后，还应减去这些电容，才是真正应当附加于 C_K 的微调电容 C_n ，即

$$C_n = C_\Delta - C_L - C_M - C_{BX}$$

一般售品线圈中 L_K 的分布电容 C_L 大约为 3.5 微微法（分两层绕）或 10 微微法（绕一层）。 C_{BX} 可从电子管手册查到。 C_M 一般靠近底板的接线每 5 厘米长就有 10 微微法。接线愈长 C_M 愈大。



怎样調整电视机

——北京广播电视台服务部——

一、准备工作

使用电视机必須在电视广播台准备播送节目之前，根据电视台所播送的測試圖进行調整。在开机調整以前应首先檢查天、地綫是否接好，有无接触不良之处。然后把天綫插头插到天綫插孔內，一般有两个插孔：接收地点离电台远时，把天綫插入1:1(或 A1)的插孔內；距离近时要改插在10:1(或 A2)的插孔內。同时还需要在1:1插孔內插入一个衰減器。这种衰減器在“北京”牌等电视机里是用一个带有300欧电阻的插塞；在“紅宝石”和“紀錄”牌等电视机里用的是带75欧电阻的插塞。然后插上电视机的电源插头，等待开机。

二、調整

首先旋动頻道選擇旋鈕。如北京电视台是第二頻道，就可旋到“2”上。然后开启电源开关。此时亮度旋鈕和黑白对比度旋鈕要旋到最小，音量控制旋鈕旋到中間位置，稍过片刻就会听到电视台的播音。等2分钟后，旋动亮度旋鈕，增大亮度，在电视机的螢光幕上就会出現一条条光亮的細条（“光柵”）。接着，再轉动黑白对比度旋鈕，就会在幕面上显出黑白方格測試圖象。

如果收到的图象不停地向上或向下滑动，或者变成上下两半幅，以及好几幅重叠等現象，这是垂直不同步。那么只要旋动垂直同步旋鈕，就可使图象稳定下来。如果图象上的黑白方格不正常，出現歪斜、斜花紋和斑点等現象，这是水平不同步。那就要将水平同步旋鈕左右来回地旋动，直到使黑白方格明显正常为止。如果水平和垂直都不同步，画面将乱成一团，这就要先把水平同步旋鈕調好，使图象出現，如仍向上或向下滑动，这时再調节垂直同步旋鈕，使图象稳定下来。

接着調整水平幅度和垂直幅度旋鈕，使图象尺寸和寬高比符合要求。电视台播送出来的画面，它的寬度与高度之比是4:3，螢光幕的寬高比也是4:3，調节时可以把收到的图象幅度調节到正好和螢光幕的边缘相吻合。然后，調节垂直、水平两个直綫性旋鈕，把每个黑白方格都尽量調成为正方形。这两个直綫性旋鈕和两个幅度旋鈕是互有影响的，調节时要配合得当。



图象的幅度和綫性調好后，图象还可能很模糊，这时需要調整聚焦和頻率微調旋鈕。調节聚焦时，亮度和对比度旋鈕要大致放在中間的位置。調节时要使白方格內的細綫条愈細愈分明愈好。一般常用的机器，正常时幕面中央部分聚焦比較好，边上稍差。

等到图象調到比較清晰之后，接着再調整頻率微調旋鈕，使收到的图象达到最清晰。調节时要慢慢旋动旋鈕，使任意两个小方格的頂点相距尽可能最近。但要注意，当图象最清楚时，声音可能减小，而且不动听。反之，声音最大，图象又可能不是最清楚，这就要反复来回調整，使两者配合得当。最后，再調节一下音量和音质，使声音更好。

等到正式广播节目开始后，再将黑白对比度旋鈕和亮度旋鈕两者搭配着略加調节，使图象不“生硬”或暗淡模糊，而是既清晰又真实，光綫柔和不刺眼，看起来感到很舒适。

三、关机

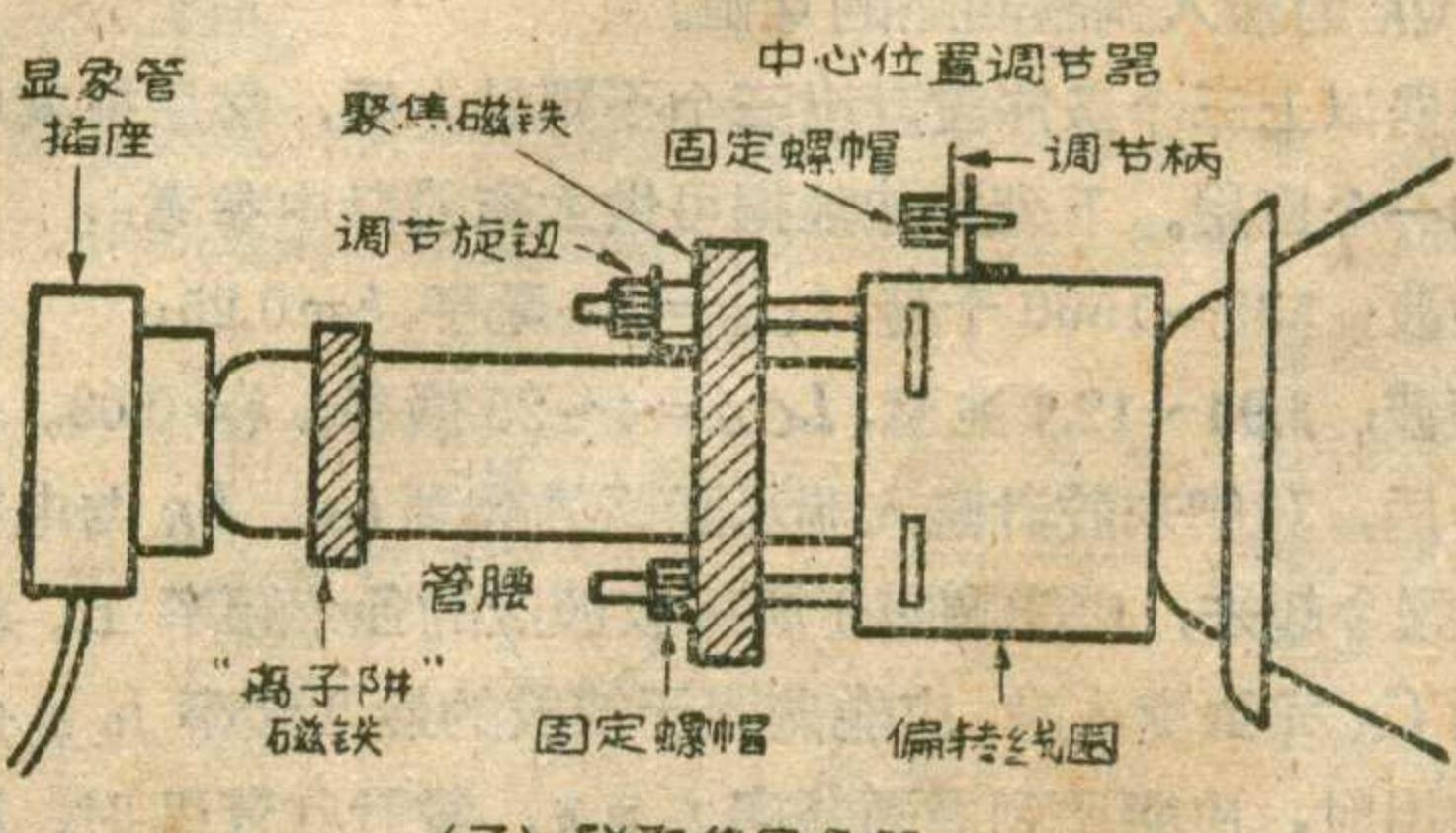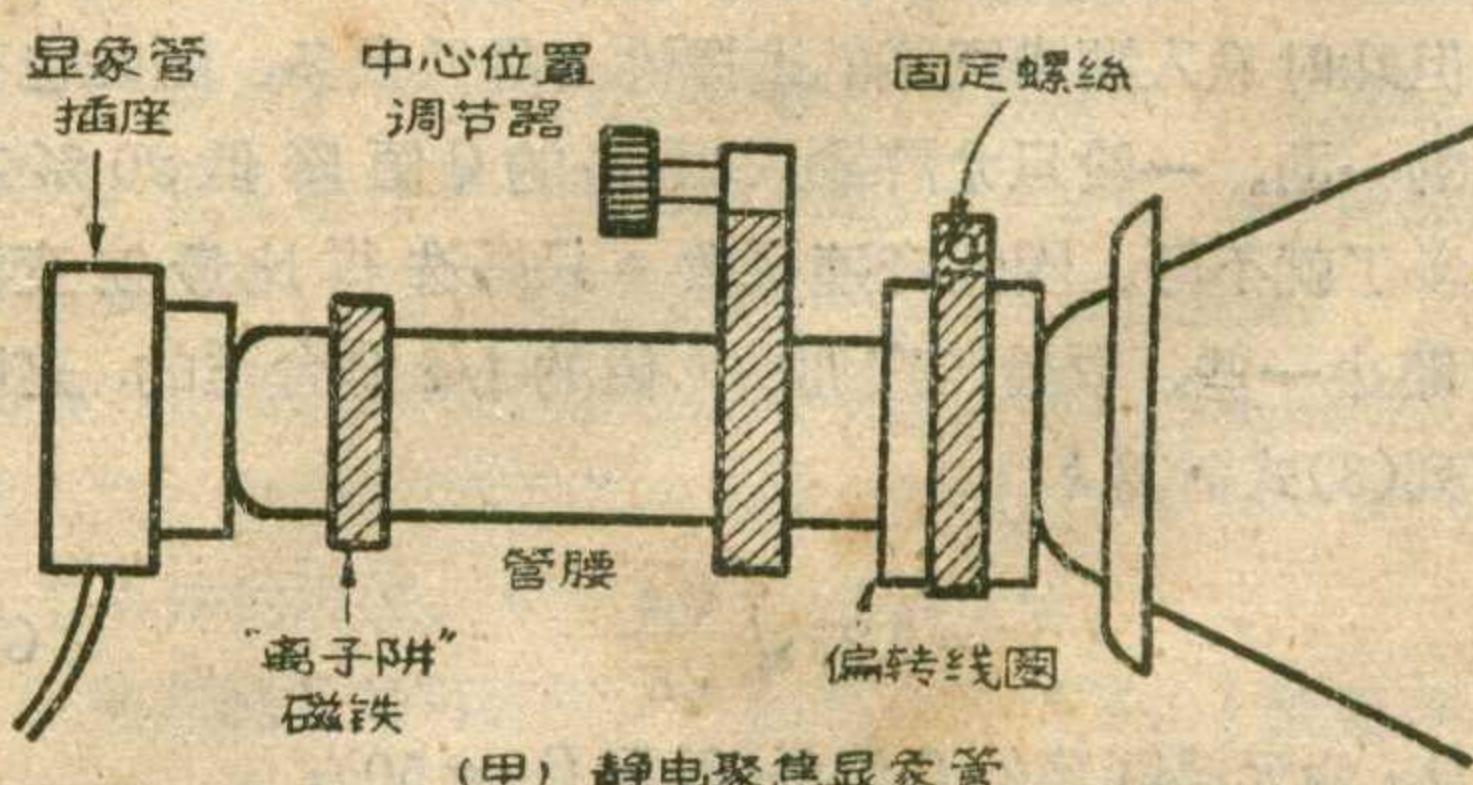关机时，最好先将亮度旋鈕旋到最小的位置上，然后再关断电源，并拔下电源插头。等到下次开机使用时，如果图象正常，只要調节亮度和黑白对比度这



两个旋钮就可以了，其他旋钮不必再旋动。

四、注意几点

在調整中，有些調節項目可能彼此互相牽制，例如調節直線性，可能使画面的尺寸改變；對比度的減弱可能影響到同步的保持，等等。因此調整時就要反復來回調整各有關的旋鈕。

有時圖象不正常是因為有好幾個旋鈕都沒有調好，僅僅調整其中一個或亂調一頓都不可能獲得良好的效果。這時必須冷靜下來，一個一個有步驟地進行調整。例如當圖象亂成一團時，要先把黑白對比度旋鈕稍旋小些，再把水平同步旋鈕調好，使圖象出現。如仍向上或向下滑動，這時再調整垂直同步旋鈕，使圖象穩定下來。如果圖象出現畸形狀態，那就需要調整幅度和直線性這幾個有關旋鈕了。但是在節目進行中，不容易把活動畫面的幅度和直線性精確地調節好，一般沒有嚴重的畸變就可以了。等到下次開機器時再按黑白方格測試圖作精細的調節。

五、特種調節

上面我們介紹了使用電視接收機需要經常進行的一些調整。此外，還有一些不需經常調節，但卻很重要的幾項調整。這些調整部分，由廠家在出廠前調整好。但在搬運過程中由於受震動，往往會使他們離開了正常的位置，這時就需要重新調整。這些調節裝置都裝在機箱背後顯象管的腰部（見圖1），必需將後面凸出的長筒套取下並將後板打開，方能進行調節。調節時必須十分小心！因為顯象管上接有一萬余伏的高電壓，這些高電壓接頭在有些電視接收機中甚至沒有加絕緣。同時也要注意有些電視接收機的底殼是直接接交流電源（“帶電”）的，要避免觸電。在調節時最好人身和地面及機器底殼之間保持很好的絕緣，並且必須只用一只手去調，比較安全。另外，可在螢光幕前放置一面鏡子，使調節更為方便。

“離子阱”位置調節 如果亮度不足或根本沒有亮度，需要調節“離子阱”磁鐵，首先將亮度旋鈕旋到較小的位置，在離顯象管管座約數厘米處前后左右細心地移動“離子阱”磁鐵，使螢光幕上發光。如果沒有光亮時，可將亮度旋鈕沿順時針方向轉動一些，再旋動“離子阱”磁鐵，使螢光幕得到最大亮度後，再將亮度旋鈕旋亮一些，繼續調節“離子阱”磁鐵，使螢光幕上輝光更亮。如此來回地多次調節，最後把亮度旋鈕旋到最大的位置，調“離子阱”磁鐵使螢光幕上的輝光達到最亮程度就算調好了。與此同時還要適當地照顧光柵有良好的聚焦。此時如果幕面上出現黑暗角落（見圖2），可先不去管它，留待進行以下幾項調節時解決。


中心位置調節

如果圖象位置中心與螢光幕中心不重合，即整個圖象垂直地向上邊或下邊偏移，或是水平地向左或右邊偏移（見圖3）。這表示中心位置沒有調好。採用靜電聚焦顯象管的“北京”牌和“紅寶石”牌電視機，它的中心位置調節器是一個裝在鐵夾子中的小圓柱狀磁鐵（圖1甲）。


只要轉動圓磁鐵或整個鐵夾子就可使光柵移到正中，而且無暗角出現。“紀錄”牌電視機，它的中心位置調節器則是兩只圓磁鐵，要使光柵移到螢光幕的正中，必須來回轉動這兩只圓磁鐵。此外，有些電視機是採用磁聚焦顯象管的，例如捷克4102 U型電視機，它的中心位置調節器是一片金屬圈，位於磁聚焦的固定磁鐵（在方盒內）與偏轉線圈的磁鐵之間，並有一個柄子伸出鋁殼（見圖1乙），將卡住手柄的固定螺帽旋松後，向左右扳動調節柄，光柵就會上、下移動；使調節柄上、下伸縮時，光柵就會左、右移動。待光柵位置正好調整在螢光幕正當中後，再將固定螺帽擰緊。

偏轉線圈位置調節 如果光柵掃描線條不在水平位置時，就將出現傾斜的圖象（如圖4）。這可以將偏轉線圈上鐵夾子的螺絲旋松，微微地轉動偏轉線圈，使光柵掃描線條，或圖象位於水平，再將螺絲擰緊。在調整時，應注意使偏轉線圈緊緊貼住顯象管的管壁，否則螢光幕上會出現黑暗角落。

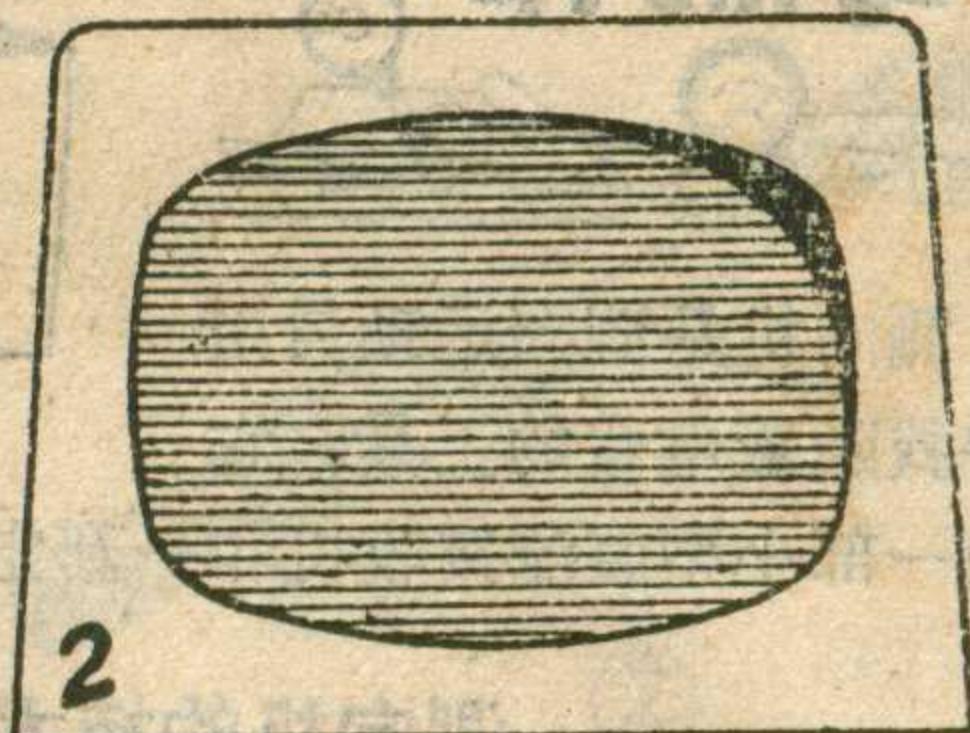
磁聚焦位置調節 采用磁聚焦顯象管的電視機，聚焦磁鐵位置不當，會使光柵的細條或圖象模糊不清。在調節時，首先將這塊圓形磁鐵下端的一個固定螺帽旋松，然後旋轉上端的一個小旋鈕，向右轉動時，磁鐵會向前移動；反之，磁鐵會後退。改變這塊磁鐵位置，將控制掃描電子射線的聚焦程度，使它在螢光幕上聚成小點。聚焦調好時，光柵細條將變得最細最分明，這時圖象清晰度最好。



2

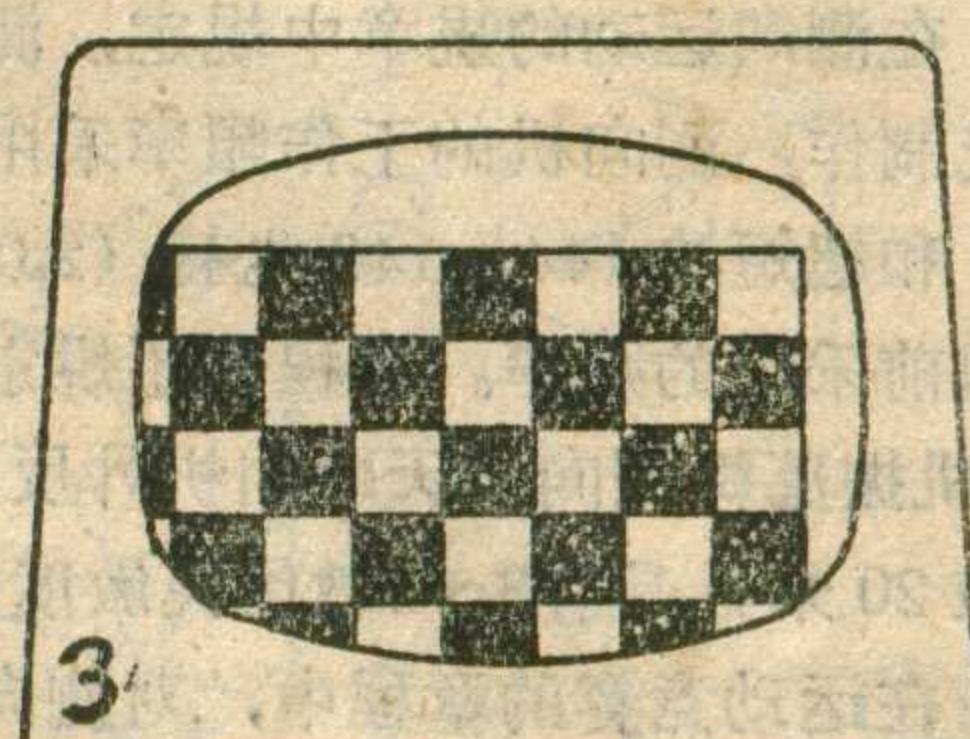

3

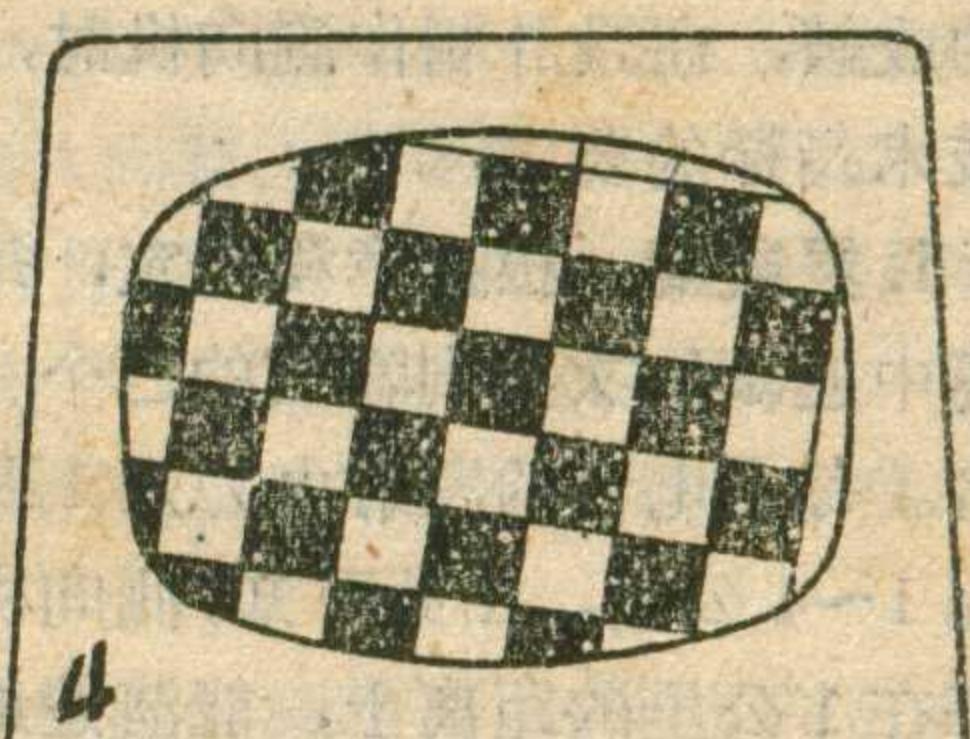

4



測向机

——閻維礼——

測向机是測向運動員用来寻找隐蔽电台的工具。它是由一部小型直流接收机和一套定向天綫組成的。

一、測向机的技术要求

在測向运动的規章中規定，測向机必須由運動員自己制作，測向机的工作頻率采用短波3.75兆赫(80米)和超短波144~146兆赫(2.08~2.05米)。前者是目前采用的頻率。章程中还規定：測向机向外輻射(本机振蕩經測向机天綫向机外反向輻射)的信号，不致被20米外具有3~5微伏灵敏度的任一接收机听到。

在运动竞赛的章程中，对測向机的质量并沒有提出具体要求，但为了能順利地参加竞赛，爭取得到較好的成績，在設計制作測向机时，最好能达到下列各項技术指标的要求：

1. 灵敏度 根据章程規定，每一運動員要在一次竞赛中連續依次找到隐蔽的三个(女運動員找两个)电台。每个电台的发射电力是1瓦到10瓦不等。各台相隔1~4公里。由此可知，測向机的灵敏度起碼要能保证在1公里的距离上，能清楚地听到发射电力在1瓦以上的电台的信号。因为隐蔽电台的发射天綫都是很短的(約1.2米)。因此，測向机的灵敏度必須对100微伏的信号保证有1~5毫瓦的音頻輸出功率才可以。

2. 方向性 这是仅次于前者的一項重要指标。要測出准确的方向，測向机必須具备良好的定向天綫。

許的。


3. 稳定性 首先是測向机調諧頻率的稳定性。为了提高頻率的稳定性，調諧回路所包括的波段寬度最好不要超过1兆赫，一般在3.25~4.25兆赫或3.5~4兆赫的范围内比較合适。这样不但便于調节，也可以附带用来接收其它測試信号，以檢驗其它机器的灵敏度和方向性。

其次是电源电压有較大变化时，应保证測向机的性能不变。例如，当67.5伏乙电池电压降低到50伏左右，1.5伏甲电池电压降低到1伏时，仍能正常工作。这是因为每次竞赛要进行二、三小时，加以外出測向又不便携带較大的笨重电池，在耗电較大的情况下，电池的电压会很快地降低。

4. 机械結構 運動員往往要带着測向机不停地在崎嶇不平的路上奔跑，有时要涉水越沟，有时要爬山跳墙。这样机器会受到很大的震动。因此測向机的机械結構要坚固，內部零件的焊接要牢靠。此外，在調節、檢修和測試等方面都要非常方便。章程中規定運動員在竞赛中可以自行修理自己的測向机，修好后繼續参加竞赛。

二、線路設計和零件的选择

測向机的电路结构与一般超外差直流四、五管机

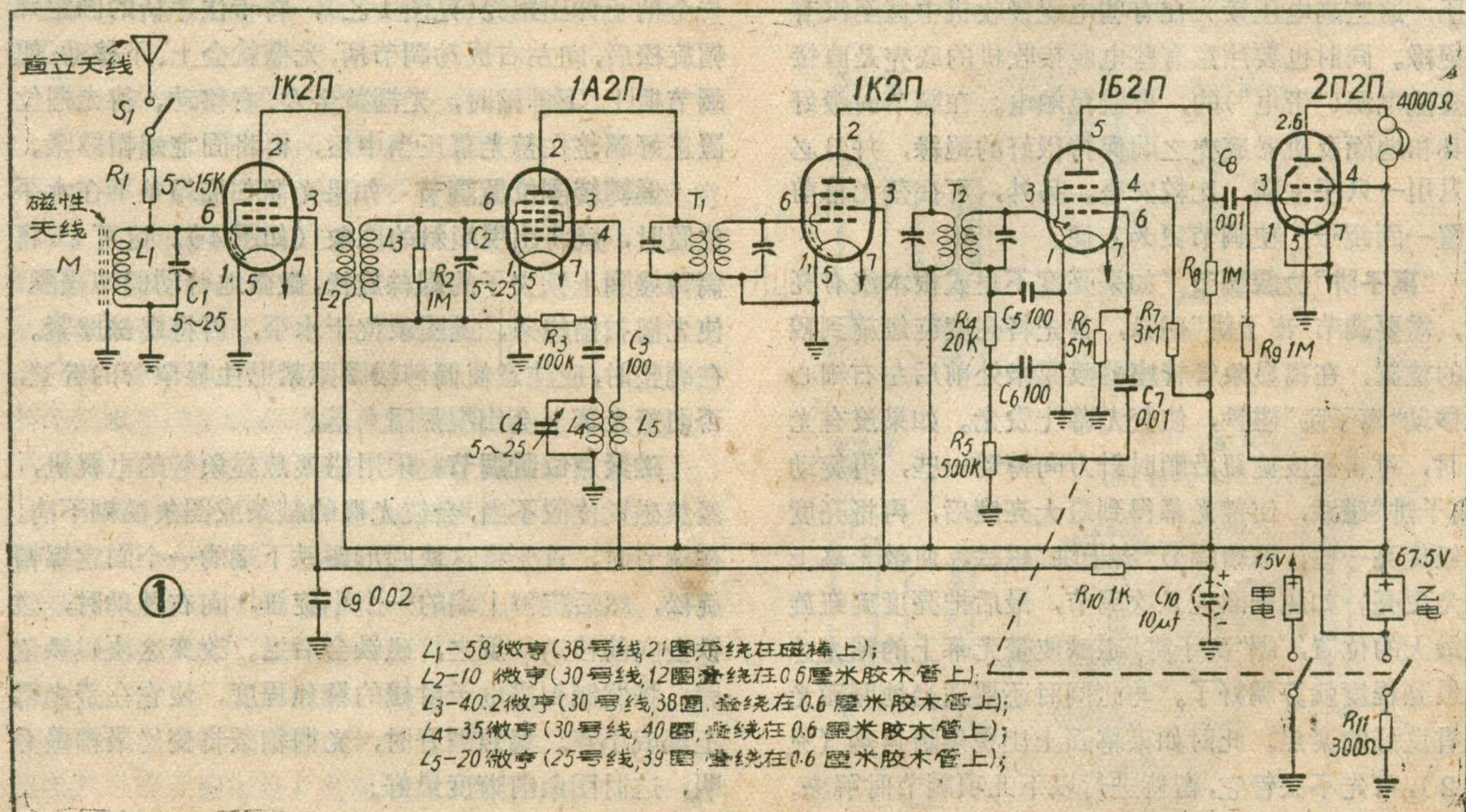

基本相同，为了提高灵敏度，可加高頻放大器，或用兩級中頻放大器。

測向机电路中不能有自动音量控制，否則耳机中的音量就沒有变化，使測向机失却測向的本能。

測向机的用途与收音机不同，它只要接收一个固定频率的信号，因此沒有必要使輸入回路和本机振蕩回路在很寬的波段上統一調諧（跟踪）。所以把測向机的輸入回路做成对单一频率例如3.75兆赫（80米）諧振的回路，而把本机振蕩回路做成能在一个不太寬的波段范围（例如4.115~4.315兆赫）內調諧的回路。中頻采用465千赫。这样，調节本机振蕩回路中的单連可变电容器，便可得到一个振蕩频率，它与輸入回路諧振频率在混頻管內混頻的結果，得到中頻465千赫。选用本机振蕩器电路时，应从频率稳定、零件用得少考虑。

为了携带方便，測向机的体积愈小愈好。一般制作的測向机，它的体积大約与鋁飯盒相当，重量不大于1公斤。

从零件的质量上要求，电子管的放射效能要好；电阻最好用碳膜的，以减小杂音；电容器只要耐压够（一般50~60伏），尽量选用小型的为宜。

在滿足技术指标的要求下，零件愈少、零件体积愈小、重量愈輕愈好，这不但使測向机便于装置、携带，也不易产生故障。

三、測向机的制作

下面介紹一架工作波长80米的測向机的制作方法。它与普通的小型直流收音机基本相同，关键只是它的天綫比較特殊。因此着重介紹它的天綫的結構和制作。

本机的电路图見图1。

1. 天綫盒构造 測向机的天綫必須是定向天綫，可以用框形天綫或磁棒天綫。前者体积大，且不易制作，一般我們多采用磁棒天綫。本机的天綫部分做成一个小单元，其中包括磁性瓷的天綫棒、內屏蔽套、外屏蔽盒、調相电阻和輸入回路綫圈等零件，它的结构請看本刊封三结构图。

2. 天綫盒制作

(甲) 磁棒：本机天綫采用M₁型或M₂型磁性瓷棒都可以。M₁型磁棒适宜用于4兆赫；而M₄型适宜用于1.5兆赫。最好用M₁型的。磁棒的长度可在15~20厘米（直徑1厘米）范围内选用。不宜过短或过长，过短效率低，过长易于折断。

(乙) 屏蔽：为了提高方向性，在磁棒上繞綫圈之前，要先包一层有隙縫（1毫米寬）的金屬套，作为“內屏蔽”（見图2），可用照相胶卷的鋁盒改制，屏

蔽套愈薄愈好。此外，为了改善屏蔽效果，还需要裝置“外屏蔽盒”（見图3），可用0.5毫米左右厚度的鋁板制成一長方形的小盒（尺寸見封三結構圖所注），也可以做成6厘米长、直徑3厘米的圓筒形状的。在外屏蔽盒的两头和下底中間也需要开出寬1毫米的縫隙。

(丙) 調相电

阻：为了使直立天綫和磁性天綫所感应到的二电动势相位相同，在天綫和輸入回路之間要接一个5~15千欧的碳膜无感电阻R₁（見图1），其目的也是为了使方向测得准确。电阻R₁的阻值大小要試驗决定，它与天綫盒的大小、屏蔽情况和所用直立天綫的长度有关。



(丁) 綫圈：輸入回路的綫圈L₁可用下列公式計算它的电感量：

$$L_1 = \frac{25.3}{C(\text{微微法}) \times f^2(\text{兆赫})} \text{ (毫亨)}$$

如果C=輸入回路电容+內屏蔽分布电容=20+20=40微微法，f=3.75兆赫时，由上式算得L₁≈45.2毫亨。制作时，可用多股紗包綫（或者把軟花接綫外层紗去掉代用），在磁棒上单层密繞25~30圈即可，但这仅是参考数据，各人具体制作时由于分布电容C不同，应用这个数据不一定合适，要自行試驗决定。

天綫盒制作的工艺很重要，綫圈繞制和內、外屏蔽都要对称才好。到柵极的引綫要尽量短一些。

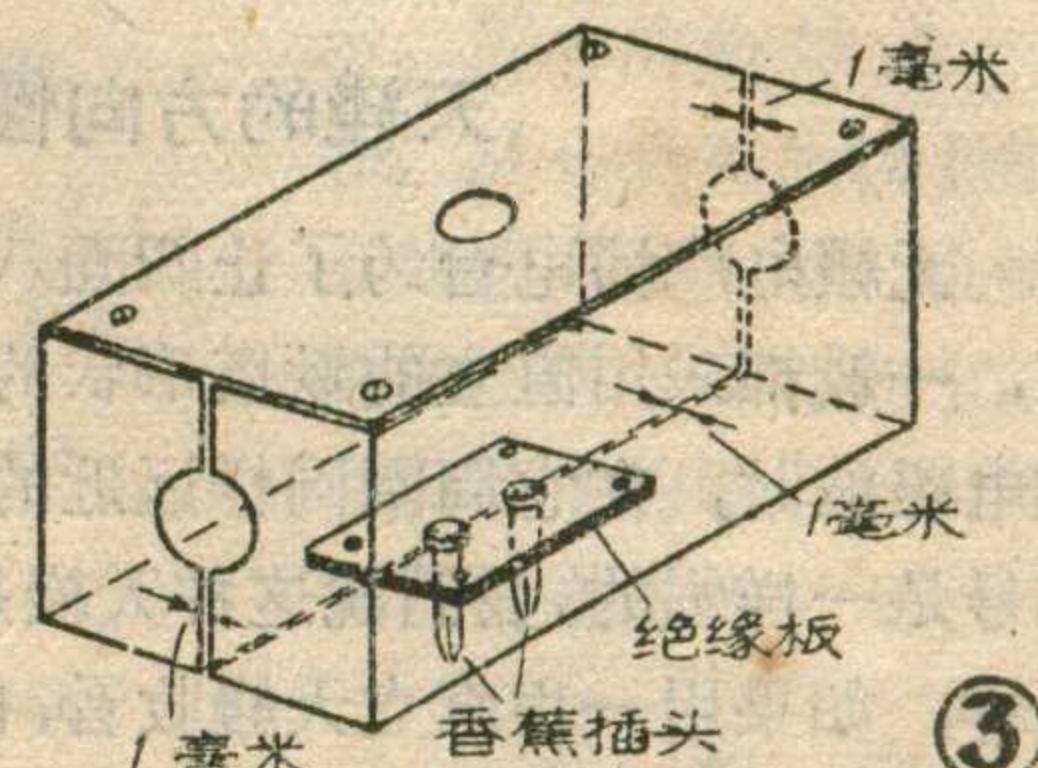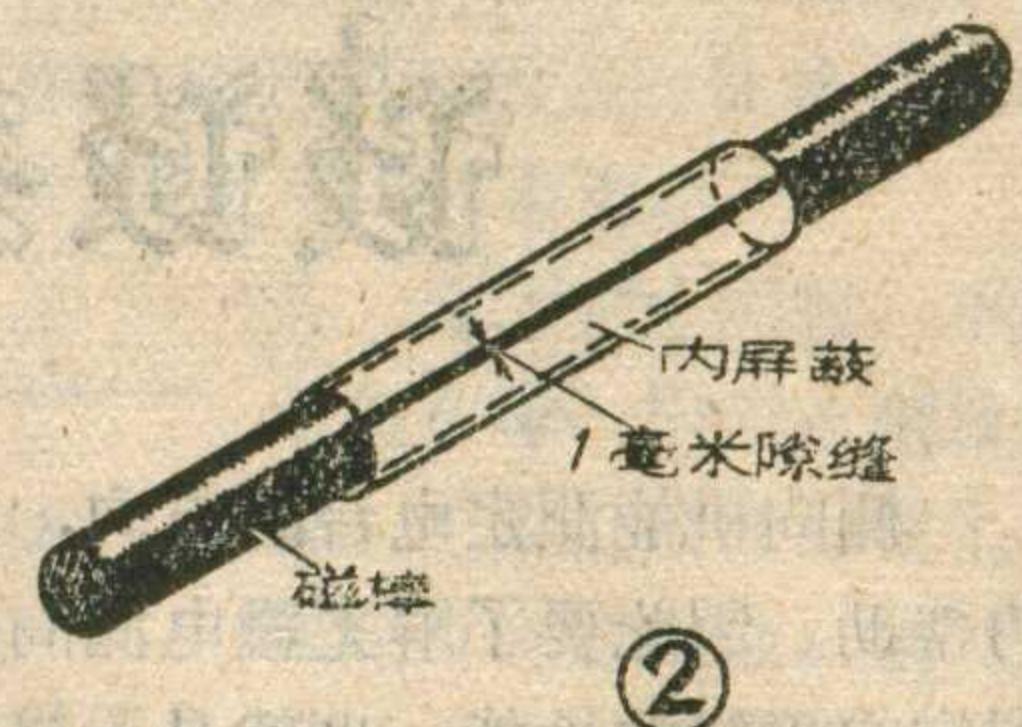3. 直立天綫 磁棒天綫的方向图是一个“8”字形，即从垂直于天綫棒的前后两个方向来的电磁波都能在天綫上感应出最强的信号。这样我們还不能断定隐蔽电台究竟在哪个方向。因此一般还要加一根直立天綫，来测定“单向”。直立天綫可用单根硬銅綫或鋼綫制作，长度由实验决定，一般約在40~80厘米范围内（图4），一端装有一个香蕉插头，以便插到天綫盒頂盖的插孔內，不用时拔下来。



谈谈无线电测向的原理

—高宜温—

測向机能测定电台的方向，主要就是靠定向天綫的帮助。因此要了解无线电測向的原理，首先必須了解定向天綫的性能，也就是天綫的方向性原理。

天綫的方向性

无线电广播电台为了让四面八方都能收听到广播，一般都采用直立的铁塔形状的天綫。这种天綫发送电磁波时，在它周围同样远近的地方收听，收到的信号是一样强的。我們說这种天綫是无方向性的天綫。同样，如果用一根直立天綫收音，也是沒有方向性的，收听任何方向的同样远近的电台时，如果各电台发射电力一样大，收听效果都一样。但是，如果用一个框形天綫或蛛网形天綫收音时，将会发现：把框面轉到与电磁波傳来的方向垂直时，声音最小；而与它平行时声音最强。这是由于框形天綫有“方向性”的緣故。所以我們說框形天綫是有方向性的天綫，或称它为“定向天綫”。其它如收音机中用的磁性天綫、电视接收机上用的天綫和雷达天綫等，都是有方向性的天綫。

框形天綫为什么会有方向性？

有方向性的天綫在一固定方向接收到的信号为什么最强？在另一些方向上信号又为什么比較弱，或收不到信号？下面我們以框形天綫來說明這些問題。

4. 整机结构和安装 本机机械結構及主要零件的布置見封三各图。磁棒天綫盒通过两个香蕉插塞与机器連接，必要时可以拔下来。机壳內右边部分装甲、乙电池，左边安排底板及各元件。各主要零件在底板及机壳上的分布位置如图示。这种装置方案仅作参考，制作时可根据具体情况自行設計。

裝置时应使本机振蕩电路尽可能远离天綫盒，以减小向外的辐射。必要时可将振蕩管和振蕩綫圈加上屏蔽罩。裝置竣工后的測向机外形見图 5。

四、測向机的調整


測向机制成后，首先应測試本机振蕩的輻射强度。可以用收信机或高級收音机（灵敏度要达到10~30微伏）进行測量。将收信机的音量及輸入調到最大，在离測向机約15米处如听不到信号就认为合适。測量时，收信机上可接上两米的直立天綫。

然后，測試天綫的方向性。在不插直立天綫时，

图1中画出了一种框形天綫。假如电磁波由左边傳来，框形天綫放得剛好使框面ABCD与电磁波傳播方向平行，此时，在AB边和CD边里，由于电磁波的作用，产生了感应电流*i₁*和*i₂*。由于电磁波先到达AB边，然后走过一段路程d后，才到达CD边，这样，电流*i₁*和电流*i₂*的产生，在時間上就有先后，我們說在它們之間有“相位差”存在。

我們知道，电磁波在天綫里感应出来的电流是交流电流，它的流动方向和大小都随時間而变化。*i₁*和*i₂*有了相位差以后，在同一時間內，它們的方向和大小都可能有所不同。例如，*i₁*在第1秒时最大，*i₂*这时却不是最大，而需要等到第2秒时才达到最大值。具体差別要看相位差的大小而定。理論证明，这个相位差是与上述行程之差d成正比的，而天綫框轉到不同角度时，d的大小是不同的。因此轉动天綫框时，d随着改变，*i₁*与*i₂*的相位差也在变化，結果送入測向机的总电流，即*i₁*与*i₂*之和也随着变化。这可以从图1~图4各个图中看出。

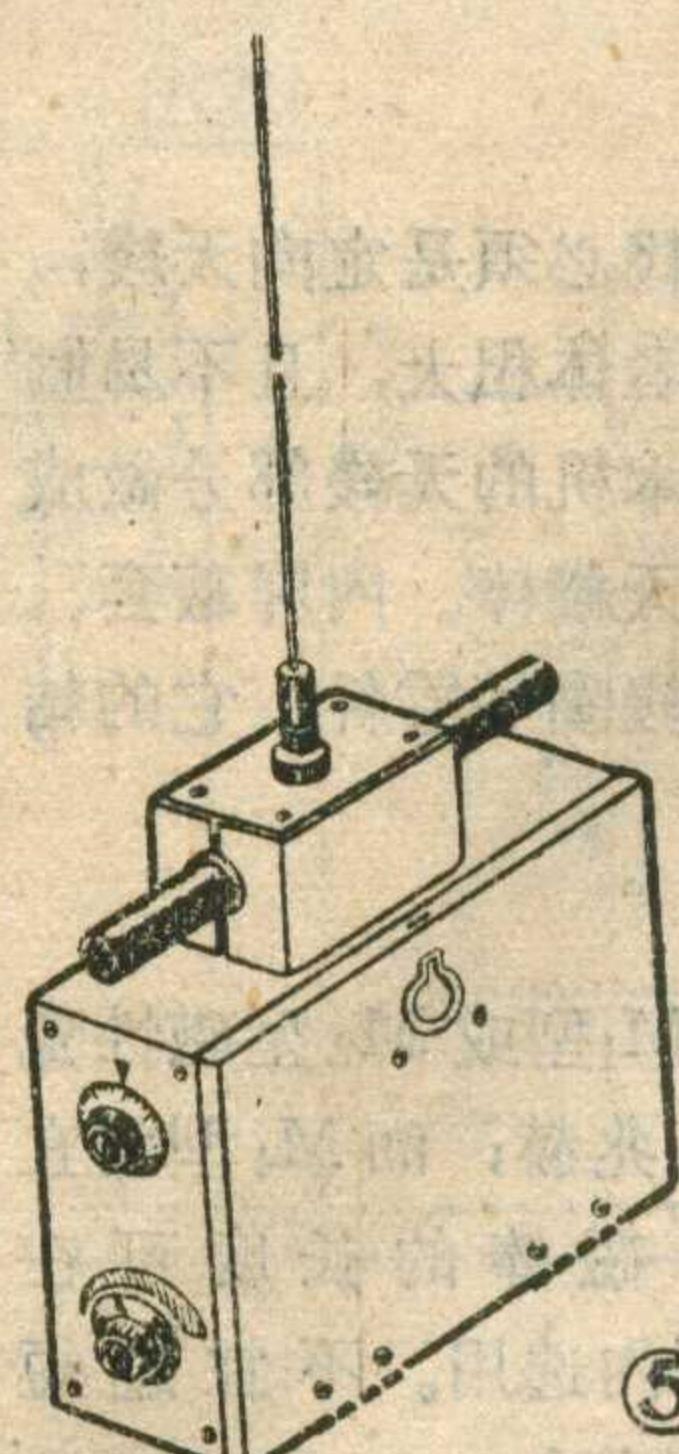在图1中，BC与电磁波傳播方向平行，所以d等于b。如果适当选择b的尺寸，可得到合适的相位差，恰好使电流*i₁*与*i₂*方向相反。这样一来，ABCD就組成了一个电流环路，*i₁*和*i₂*順着这个环路送入測向机，測向机就能收到最大的电流。




应有明显的“双向”方向图（“8”字形图），即发射电台若在南或北的方向上时，磁性天綫棒指向南、北方向时应无声（通常称“哑点”）；而指向东、西方向时声音最大。要注意，如果天綫盒內的引綫太长、裝制不当等都将得不到良好的双向方向图。試好后，插上直立天綫，此时会在垂直天綫棒的两个方向中的一个方向上声音更大，而另一个相反的方向上声音变得很小。声音大的方向，就是电台所在的方向。单向性在測向机的哪一面，与輸入綫圈繞法有关。如果不合要求，可以把綫圈兩头对調一下。

在图 2 中，框形天线转动了 90° ，这时电磁波同时到达 AB 边和 CD 边，所以 $d=0$ ，在这两边中感应出来的电流在时间上便无先后之分， i_1 与 i_2 之间的相位差等于零，它们的大小相等，方向相同，互相抵消了，结果进入测向机的总电流便等于零。不难想象框形天线由图 1 位置转到图 2 位置时，即转角 θ 从 0° 加大到 90° 时，测向机收到的总电流逐渐由最大减小到零。


从上述情况可以知道，把框面转到与电磁波传播方向平行时，可以收到最强的信号电流，而在其它位置时，收到的信号电流减弱，甚至等于零。这就是框形天线在 0° 到 90° 范围内的方向特性，通常称为“方向性”。

天线的方向图

如果把图 2 框形天线的位置再转 90° ，便得到图 3。比较图 1 和图 3，可以看出这时流入测向机的总电流也是最大，但方向变了。因此，框形天线从 θ 等于 90° 转到 180° 时，测向机收到的电流逐渐由最小回复到最大，但流动方向返过来了。同理， θ 角由 180° 转到 270° （见图 4），测向机收到的电流又从最大变到零；从 270° 转到 360° 时，即转回图 1 的位置，测向机收到的电流从零变到最大。把这种关系用图表示出来，就可画成图 5 那样的图形，它叫做天线的“方向图”。从 0 点画一直线与图中曲线相交，例如交在 1 、 2 、 3 等点，那末 $\overline{01}$ 、 $\overline{02}$ 、 $\overline{03}$ 等等线段的长短便表示测向机在天线转到不同方向时收到的电流大小，而这些直线与 OX 的夹角 θ 就表示天线框与电磁波传播方向形成的角度。 $\overline{01}$ 相当于图 1 的情况； $\overline{03}$ 相当于图 3 的情况；曲线通过 0 点时，相当于图 2 和图 4 的情况。上面还提到， θ 转到 180° 时，接收机收到的电流要改变方向，这种情况可在图上规定 OY 轴右边为正、左边为负来表示。

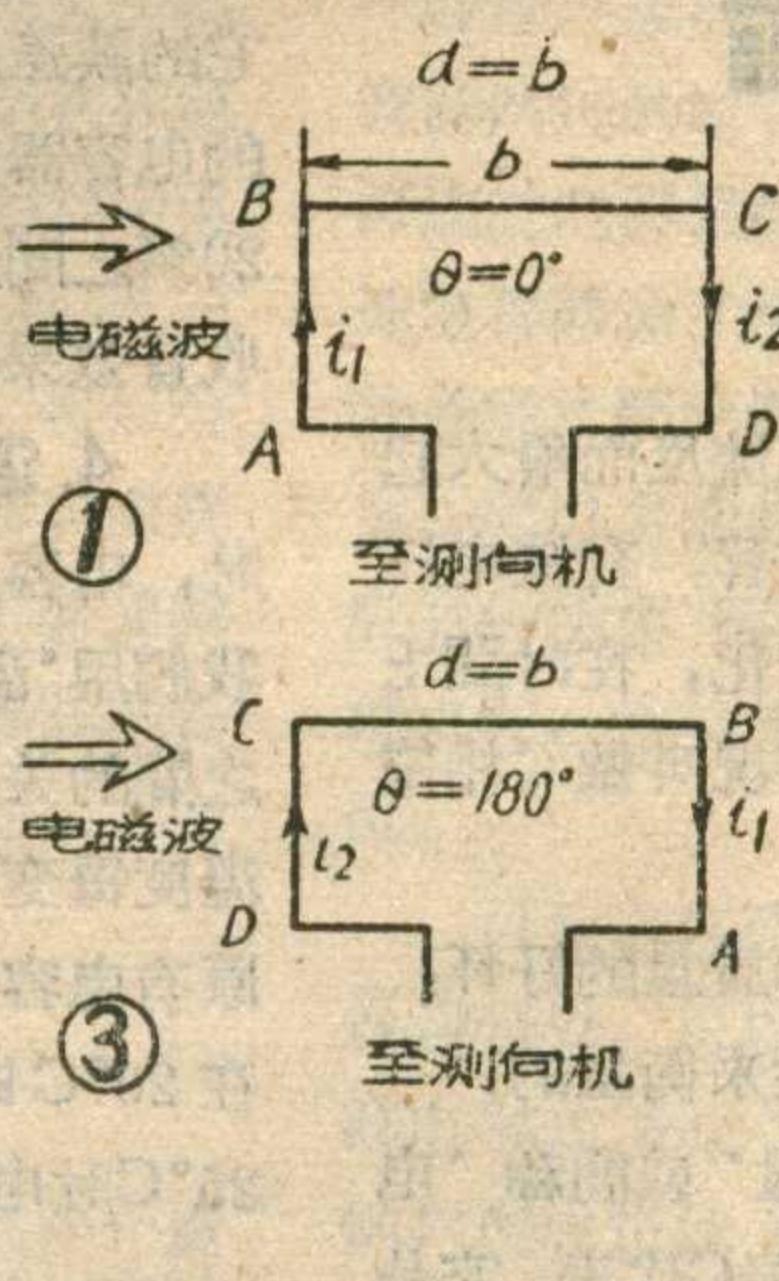

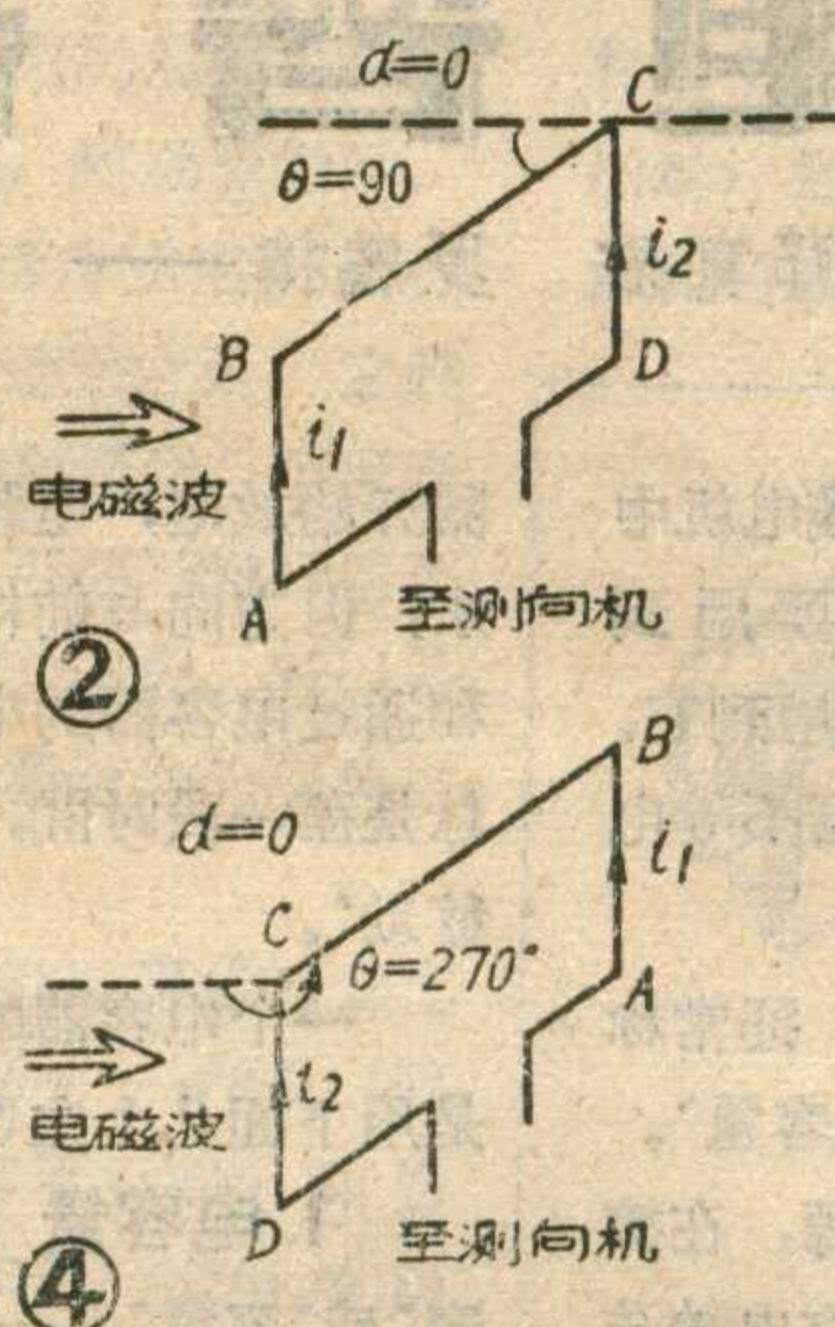从图 5 还可以看出一个问题，即框形天线对 0° 和 180° 这两个方向最灵敏，我们说它的方向性是“双向”的。这一点从图 1 和图 3 也可以体会到。




至于直立天线，不论它怎么转，对于电磁波来说，它的位置没有变化，因此没有方向性。这种天线的方向图可用图 6 来表示。图中的曲线是一个圆，从 0 点到曲线上任一点的距离都相等，也就是说在任何一个方向上，天线中产生的电流都相等，而且都是正值。

定单向

从上述知道，框形天线对两个方向最灵敏，即电磁波从 0° 和 180° 方向来都能在天线中产生最大电流，所以测向机上仅用一个框形天线还不能断定电台究竟在两个方向中的哪个方向。为了得出“单向”的方向性，即只有从一个方向来的电磁波能使测向机得到最大电流，需要在测向机上再加装一个直立天线，把两个天线组合起来使用，这时得出图 7 的图形。图中“8”字形是框形天线的方向图，圆形是直立天线的方向图。把这两个方向图中同是正的部分相加，有正有负的部分相减，例如 $\overline{0a}$ 加 $\overline{0b}$ 得 $\overline{0c}$ ， $-\overline{0d}$ 加 $\overline{0e}$ ，也就是 $\overline{0e}$ 减 $\overline{0d}$ 得 $\overline{0f}$ ，同样在 0° 到 360° 范围内所有角度上都这样加起来，就得到象 c 、 f ……这样的许多点，再把这些点连接起来，结果便得到图中虚线表示的“心”形图

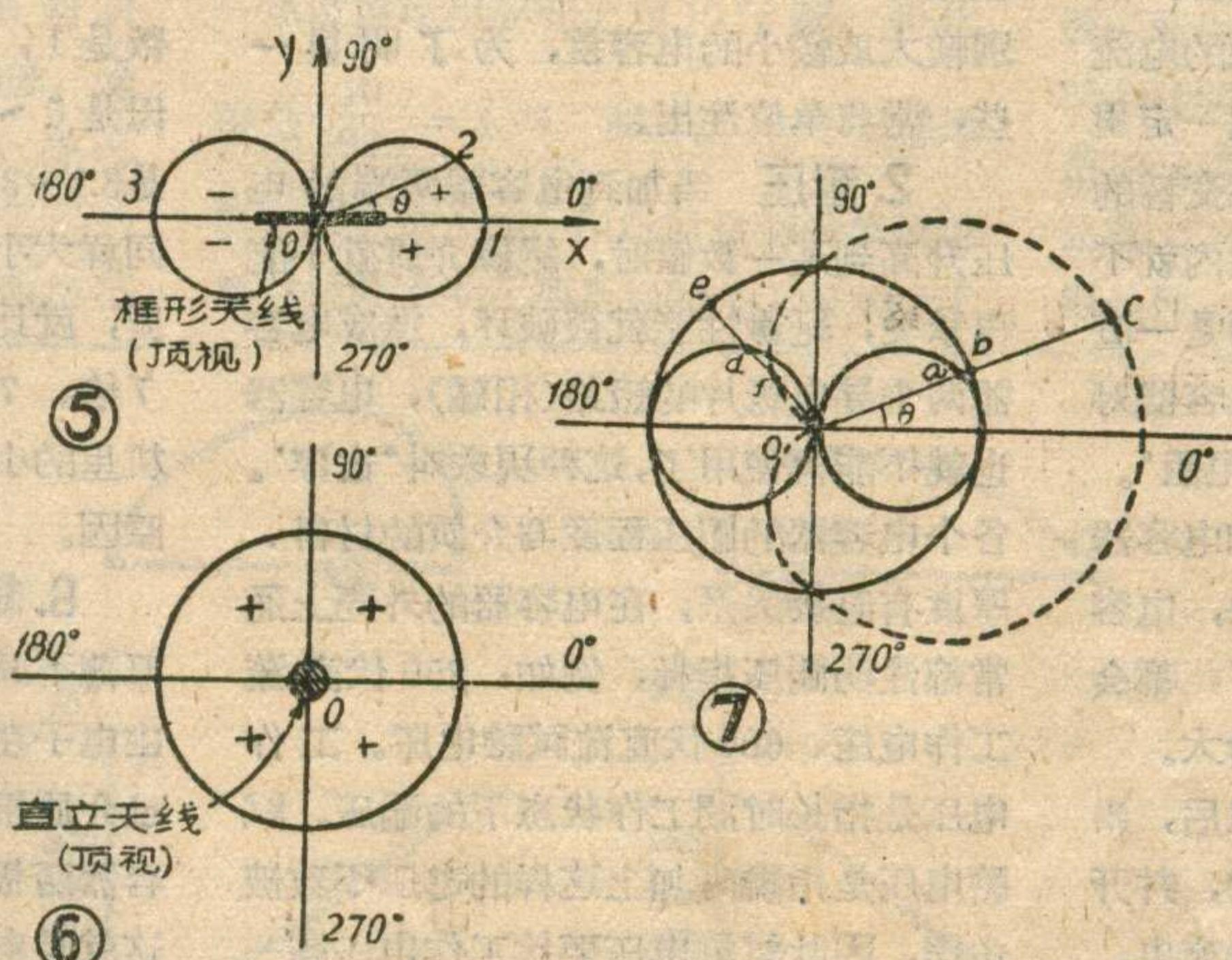形，它表示框形天线与直立天线组合使用时的总方向图。很明显，只有从 0° 这个方向来的电磁波能使测向机得到最大的电流。利用这种原理，便可以测出要测的电台一定是在测向机转到信号最强时，天线所定出的那个方向上。



掌握天线的方向性原理以后，就不难了解无线电测向的原理了。实际上，有许多形式的天线都有和框形天线一样的方向图。例如本期介绍的测向机所用的磁棒天线就是其中的一种，它与直立天线组合后，将得到如图 7 所示的方向图。



电容器

—— 郑寛君

罗鵬搏 ——

电容器是收音机等各种无线电机中不可缺少的零件，调谐电路里要用到它，交连、滤波和旁路等也都要用到它。在两片导电的极片中间夹了一层不导电的绝缘介质，就构成了电容器。

电容器有储蓄电能的能力，通常称这种能力的大小为电容器的“电容量”。如果把电容器两端接上直流电源，在接通后的片刻时间内，电路里就有电流流过，正电荷聚集到一个极片上，负电荷聚集到另一个极片上，互相吸住不放。因而电能被储存在两个导电极片之间，这个现象叫做“充电”。电容器的两个导电极片愈大，它们之间的间隔愈小，储存的电能愈多，这个电容器的电容量也愈大，储存电能的多少也还与电容器的绝缘介质用什么材料有关。把直流电源断开以后，如果用铜线将两个导电极片短路，在短路后的片刻时间内，电路内又有电流流过，这个电流和原来充电的电流方向相反，电容器极片上的电荷逐渐消失，这个过程叫做电容器的“放电”。

电容器两端如果接上交流电源，情形就大不相同了，因为交流电源的电流方向和电流大小都是很快地按照一定规律在变化的，电容器两端也必然交替的进行着充电和放电，因此在电路内就不可能只有一瞬间的电流流过，而是一直有迅速变化的电流流通。这时电容器对交流电源来说，就好比是一个“电阻”。这个特殊的电阻叫“容抗”。它和电容器的电容量以及交流电的频率有关，电容量大了，或者交流电的频率高了，都会使容抗减小，反之都会使容抗增大。

电容器和交流电源连接上以后，当交流电源的电压转变为正的方向，并开始上升的那一瞬间，电容器开始充电，此时充电电流最大。当电压逐渐上升到最高时，电容器充电电流逐渐减小到零。交流电压开始下降时，虽然还是正电压，但电压数值减小了，因此，电容

器开始放电，电路里的电流反而增大起来，但方向与前相反。这样，交流电压和通过电容器的电流的变化，在时间上总是差一段时间，这种情况叫做“相位移动”。

一个电容器的性能和质量的好坏，是用下面几个主要的特性来衡量的：

1. 电容量 “电容量”或简称“电容”或“容量”，一般用符号C代表，它是衡量电容器储存电荷能力的标准。它的单位是“法”（用f或F代表）。但是这个单位太大了，不合实用，所以日常实用的单位是“微法”（即百万分之一“法”，用 μf 代表）和“微微法”（即百万分之一“微法”，用 $\mu\mu f$ 或pf代表）。在电路图中，为了简便起见，常将单位省写，用电容数值中带不带小数点的写法来区分它的单位是“微法”，还是“微微法”。习惯上凡是1微微法以上10000微微法以下的电容量都用不带小数点的数值表示，例如200微微法，写成“200”；凡是10000微微法以上则都用带小数点的数值表示，其单位改用“微法”，例如30000微微法写成“0.03”，即为0.03微法。个别较大或较小的电容量，为了明显一些，常将单位注出。

2. 耐压 当加到电容器两端的电压升高到某一数值时，绝缘介质就不能再承受，绝缘性能就被破坏，造成电容器两个导电极片的短路（相碰），电容器也就不能再使用了，这种现象叫“击穿”。各个电容器的耐压程度与介质的材料、厚度有直接关系。在电容器的外壳上通常都注明耐压指标，例如：250伏直流工作电压、600伏直流试验电压。工作电压是指长时间工作状态下的耐压。试验电压是指瞬时加上这样的电压不致被击穿，因此试验电压要比工作电压高一些。如果电容器两端加上交流电，则应注意所加交流电压的最大值（峰值）不能超过直流耐压数据。

3. 调差范围 电容器在大批生产

时，由于各种原因，它的实际电容量和标称电容量之间总会有些出入。一个标称100微微法(pf)的电容器，它的实际电容量可能在90~110微微法之间，它的误差是±10%。在收音机中，一般的电容器如果误差范围在±10%到±20%之间是完全可以使用的。因为这对收音效果不会有觉察出来的变化。

4. 温度系数 当温度升高或降低时，电容器的电容量会随着发生变化。我们用“温度系数”来表示电容量与温度之间的关系。它是在一定温度范围内，温度每变化一度时电容量改变的数值与原有电容量数值的比。例如一个电容器在20°C时的电容量是100微微法，在25°C时电容量变成102微微法了，那么电容温度系数 = $\frac{102 - 100}{100} / (25 - 20)$ = +0.004

一般的电容器都是温度愈高电容量愈大，我们说它有“正”的温度系数。但是有的电容器却是温度愈高，容量反而愈小，我们说它有“负”的温度系数。这种负温度系数的电容器在调谐、振荡等电路里可以用来稳定频率，因为它可以补偿其它有正温度系数的元件受温度影响而引起的变化。

5. 介质常数 电容器所用的绝缘介质的材料不同，电容量也不一致。“介质常数”是用这种介质作成的电容器的电容量与空气介质的同样大小的电容器的电容量的比值。因此空气的介质常数是1，其他材料的介质常数例如：云母是5~7；胶木是7~8；聚氯乙烯是3.1~3.4；纸是2~3.6等，意思是说同样大小的电容器以云母、胶木等做介质，就比以空气做介质的电容量大5~7倍、7~8倍等等。这就是有些矿石机里的小型可变电容器要用纸作介质的原因。

6. 绝缘电阻 因为介质的材料和厚薄不同，电容器在加上电压以后，自由电子在电场的作用下，总有一些要透过介质层，形成微弱的电流，或者说电容器两极片间总会有一定的电阻存在，这就叫电容器介质的“绝缘电阻”。绝缘电阻当然愈大愈好；它和介质的材料以及厚度有关：云母电容器的绝缘电阻大都在1000兆欧以上，但是电解质的电容器绝缘电阻就只有几十兆欧。绝缘电阻

和环境的温度也很有关系，电容器受潮了，绝缘电阻就显著下降，形成大量的漏电现象，所以一般电容器都用腊封，质量好的电容器甚至用密封装置。

电容器的种类很多，新品种又不断出现，但是日常使用较多的从结构和电容量变动的情况来看，可以分为固定电容器、可变电容器和半可变电容器三类。从电容器的绝缘介质来分，可以分为空气介质电容器、纸介电容器、金属膜纸介电容器、云母电容器、塑料薄膜电容器、陶瓷电容器和电解电容器等各 种。它们各有不同的用途和特性，下面分别来谈。

一、可变电容器


可变电容器一般都是以空气作介质的。它是由许多形状相同的金属片并接而成的一组定片（固定不动）和另一些并接在金属轴上的许多金属片构成的动片组所组成。转动金属轴，可以使各动片插入定片的间隔内，并与各定片保持一定间隙，改变旋轴的转动角度，可以调整固定片和活动片之间相对着的面积的大小，从而使电容量改变。这种电容器常用来和线圈配合，组成一个谐振回路，改变回路电容器的电容量，可以在一定范围内把回路调谐到某一个需要的频率上。例如收音机中就是用这个方法来选择电台的。简单的收音机里只需要一个如上述的可变电容器就够了，这叫“单连可变电容器”（图1，甲）。但是较复杂的收音机常常需要同时调节两只或三只可变电容器，为了便于调整，常常把几只可变电容器合装在一个旋轴上，以便旋轴转动时能同时改变它们的电容量，这样的电容器是一种同轴电容

器。两连合装在一起的叫“双连可变电容器”（图1，乙）；三连合装在一起的叫“三连可变电容器”（图1，丙）。这类电容器各连的电容量根据需要决定，一般超外差收音机里常用的双连可变电容器两连的电容量相等，转动旋轴时，两连的电容量的改变也都彼此相同。各连电容器除了机械上的连系之外，它们的各定片组之间应该完全隔开，不可发生任何电方面的联接，否则可能产生不应有的所谓“寄生振荡”的现象，所以各连之间，常装有一块金属板作为隔离之用。

可变电容器依照它的电容量的变化规律来分，可以分为四种：一种是“直线电容式”的，它的电容量的变化和旋转角度成正比（图2，甲），这种多用在仪器上，可以得到均匀的电容量刻度；第二种是“直线波长式”的，它的旋转角度与调谐的波长成正比（图2，乙），适用于波长表上；第三种是“直线频率式”的，它的旋转角度与调谐的频率成正比（图2，丙），在度盘上可以刻出均匀的频率刻度，适用于频率表、信号发生器等上面。收音机如采用这种可变电容器，可以使各电台均匀地分布在刻度盘上，但由于它的动片外形太长，占地位太多，且机械强度差，片子容易碰坏变形，所以日常收音机中大都采用第四种，即对数式的（图2，丁）。这种电容器每转一个角度的时候，引起的频率变化率是不变的。例如在1000千赫时，转动一单位角度频率变化为10千赫，变化率是 $\frac{10}{1000} = 1\%$ ，那末在1500千赫处变化率仍是1%，但此时每转一单位角度它的频率变化却是 $1500 \times 1\% = 15$ 千


赫了。收音机中使用了这种可变电容器，除了机械强度较好外，还可以增大可能接收的频率范围。

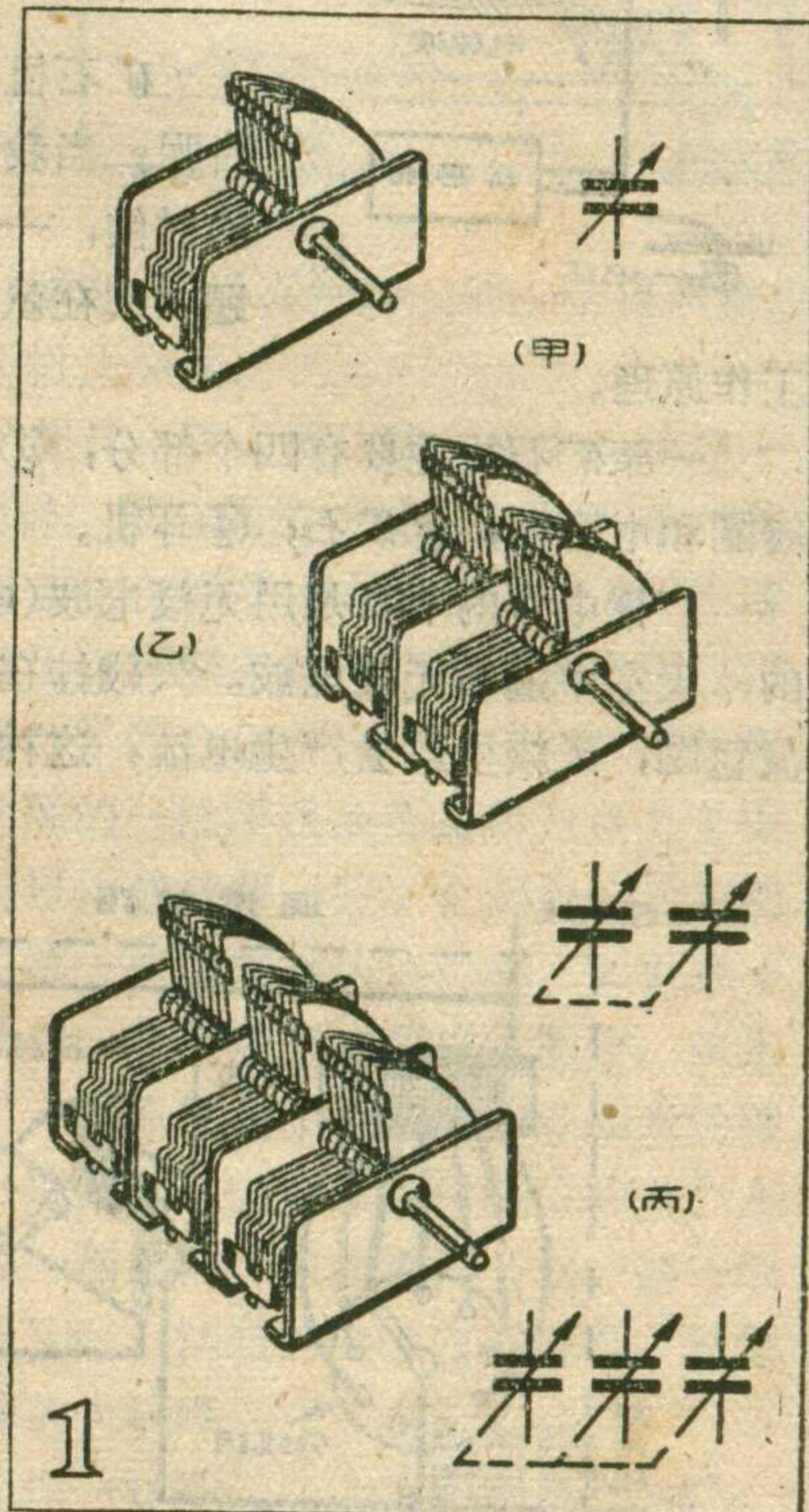可变电容器一般规定有最大电容量和最小电容量两个数据。最大电容量是指动片全部旋入时的电容量，最小电容量是指动片全部旋出时的电容量（动片




全部旋出后，它的电容量并不等于零）。一般长、短波超外差式收音机中用的双连可变电容器，每连的最大容量大都在360~500微微法之间，最小容量大都在10~50微微法之间，例如目前市售产品有12~360微微法和12~498微微法等品种。

(待续)

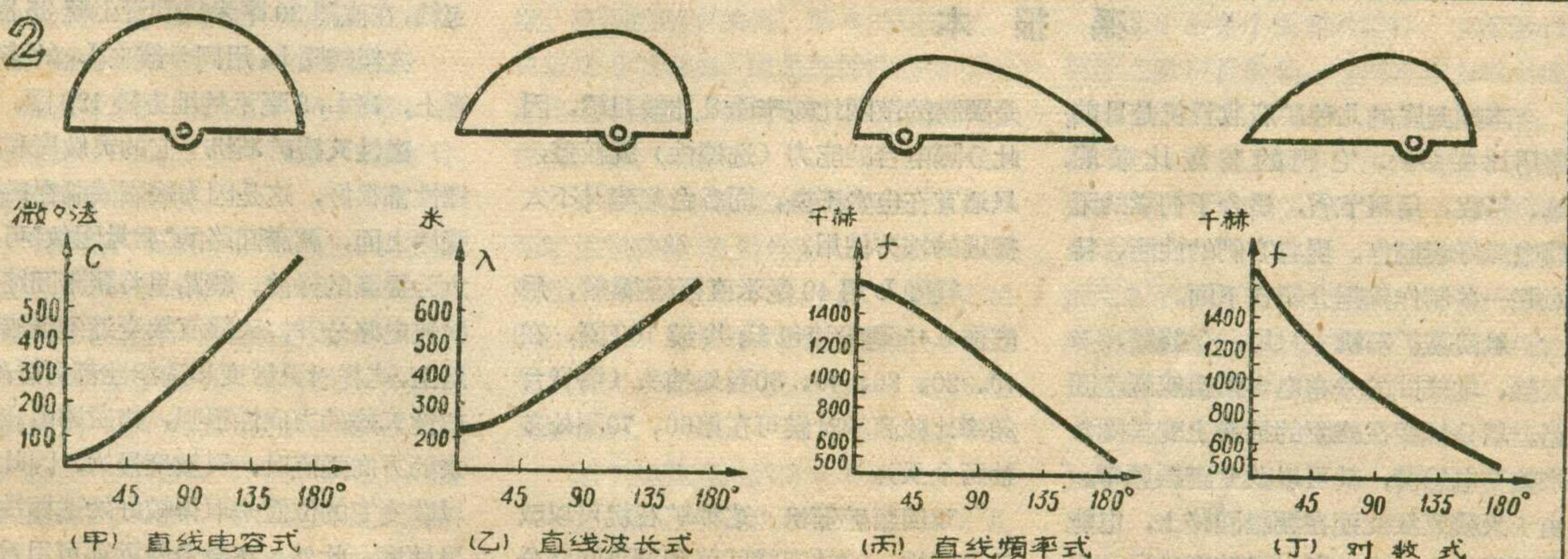

矿石收音机是怎样工作的

——大和——

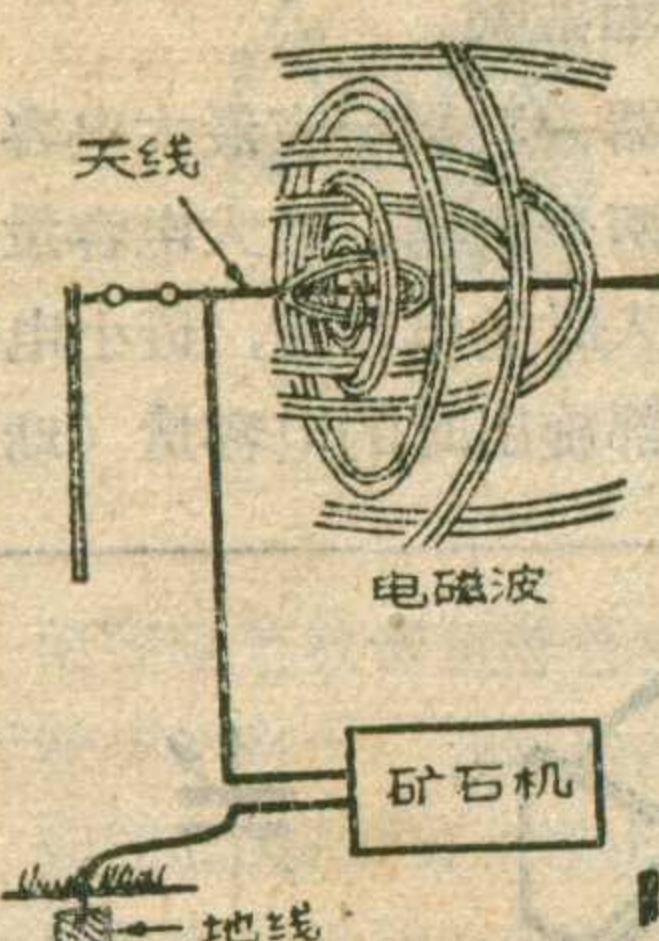

矿石机为什么能收到电台呢？当我们初学装矿石机的时候，一定会提出这个问题。现在就来谈谈矿石机的

工作原理。

一架矿石机主要有四个部分：①天线和地线；②线圈和电容器；③矿石；④耳机。


广播电台的节目是用无线电波（电磁波）播送出来的，天空中遍布无线电波。天线挂在空中，被无线电波包围，天线里就会产生电流，这种电流的流动方向

每一秒钟内变化几十万次以上，也就是说这种电流的频率很高，我们把它叫做“高频电流”。如果天线里产生的高频电流愈大，耳机里的声音就愈大。因此我们要耳机发声大，天线要装得高一些，长一些。

地线呢？它能把电流引入大地，有了地线，高频电流才能畅通，通过矿石机的电流也就多了。因此，天线和地线是引入无线电波的，好比矿石机的两扇大门。

天空中的无线电波不止一种，许多电台都在同时广播，有的电台还播送两、三种节目。天线不会选择，一齐把它们收下来，变成许多种高频电流送进矿石机，结果矿石机无法收听。要分清电台，选择我们喜欢的节目，矿石机就要装上线圈和电容器，它们组成一个“调谐回路”（有时叫“调谐器”）。调谐回路好比是一个看门的人，他放谁进来，谁才能进来。只要我们转动电容器，或是用“分线钳”换接不同的线圈抽头，就可以按照我们的心意来选择节目。实际上，调谐回路的作用，就是从天线进来的各种高频电流中选出一种高频电流，让它通过调谐回路加到矿石上去。

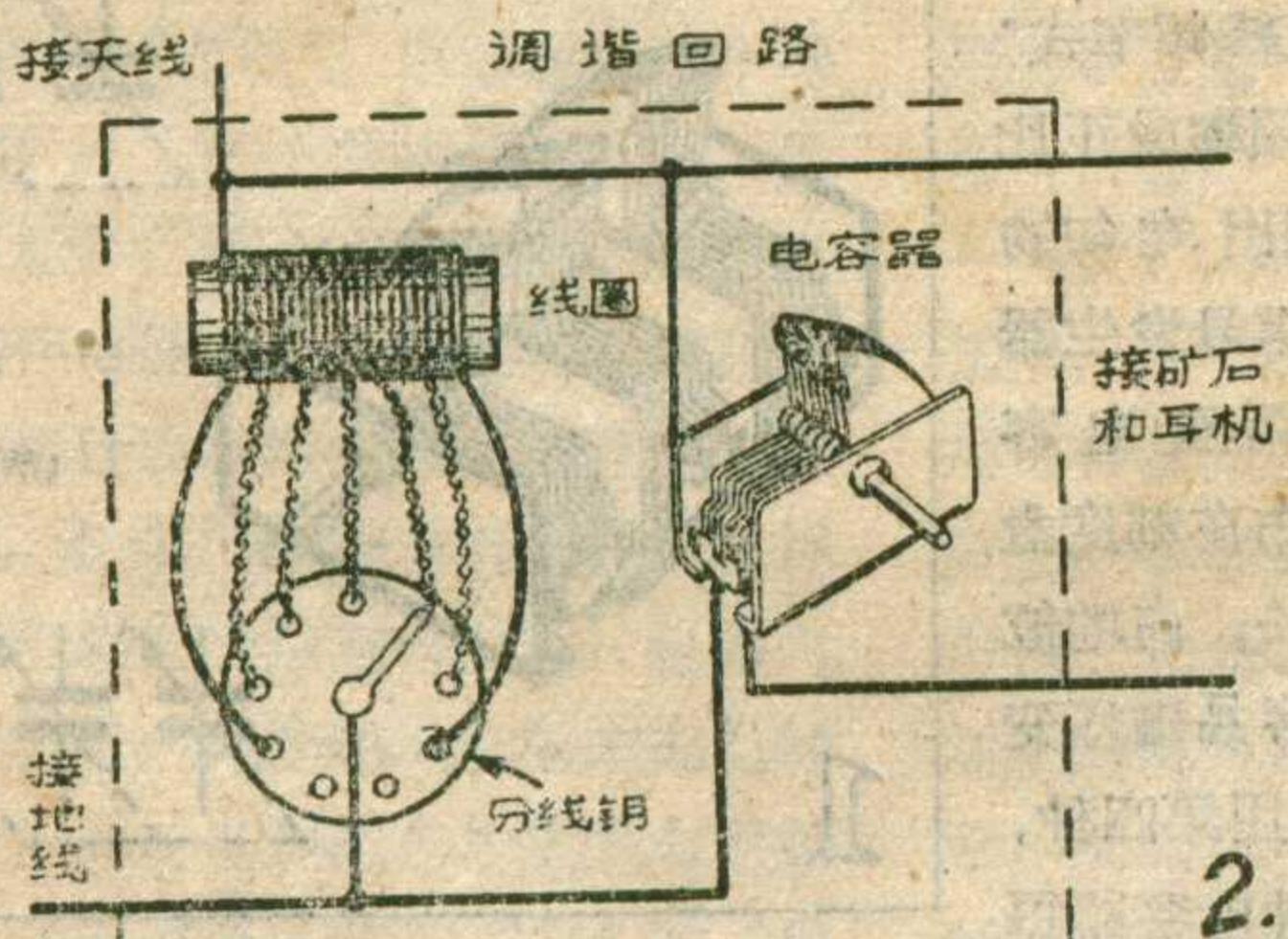调谐回路放进来的电流还不能使耳机发声。为什么呢？先得讲一下耳机是怎样发声的。耳机里有块磁铁，磁铁上面绕着线圈，磁铁面前放了一块振动片



2.

介绍几种典型矿石收音机

冯报本

本期封底的几种矿石收音机是目前应用比较多的。它们的装置比较简单、可靠，用料节省，适合于初学的无线电爱好者制作。现将它们的性能、特点和一些制作数据介绍在下面。

单回路矿石机 只用一个线圈，与天线、地线间的分布电容量组成调谐回路。用分线钳在线圈的抽头上变换圈数来改变电感量，就可以改变谐振频率。由于天线直接交连在调谐回路上，电能量的损失小一点，所以灵敏度较好，但

是调谐的范围比较窄而且比较粗糙，因此分隔电台的能力（选择性）就较差，只适宜在电台不多，而各台频率又不太接近的地方使用。

线圈 L 用 40 毫米直径线圈管，用直径 0.45 毫米漆包线共绕 100 圈，在 10、20、30、40、50 圈处抽头（播音台频率比较高的时候可在第 60、70 圈处多抽两个头）。

双回路矿石机 这种矿石机可以改善选择性，它的天线回路和调谐回路分

开，避免了相互之间的影响，由于采用可变电容器，使调谐均匀细致，适合电台较多的地方使用，分隔电台的能力比上一种好。

初级线圈 L₁ 用直径 0.315 毫米漆包线，在直径 30 毫米线圈管上绕 35 圈。


次级线圈 L₂ 用同号线在 L₁ 的线圈管上，离 L₁ 5 毫米的地方绕 128 圈。

磁性天线矿石机 它的灵敏度和选择性都很好，这是因为线圈绕制在磁性瓷棒上面，调谐回路的“质量因数”可以大为提高的缘故。线路里将调谐回路和检波电路分开，天线直接交连到调谐回路上，这样对灵敏度和选择性都有好处。磁性天线的方向性很强，当磁棒电波传来的方向垂直时，灵敏度最大，因此可以改变它的位置来取得较好的选择性和灵敏度。此外，在电台附近还可用舌簧

(用耳机壳夹住它，使它与磁铁間有一些空隙)。当忽强忽弱的电流进入綫圈时，就会使振动片振动起来。因为进来的电流忽强忽弱，磁铁吸动振动片的力量也变得忽强忽弱，引起振动片振动，附近的空气也跟着振动，就发出声音来了。

可是上面說过，电磁波經過天綫以后变成的是高頻电流，它的流动方向每秒钟要变换几十万次到几百万次，如果把它直接送进耳机的綫圈，由于电流方向变得太快，振动片剛要被推动，又要被吸回来，結果振动片反应沒有这样快，便不能振动。为了使振动片振动，在矿石收音机里装了一个矿石。矿石的作用是不准高頻电流变换方向，只准它向着一个方向流动。这样一来，耳机的振动片就能在一个方向随着电流的强弱变化而振动，发出声音。矿石的这种作用叫做“檢波”。

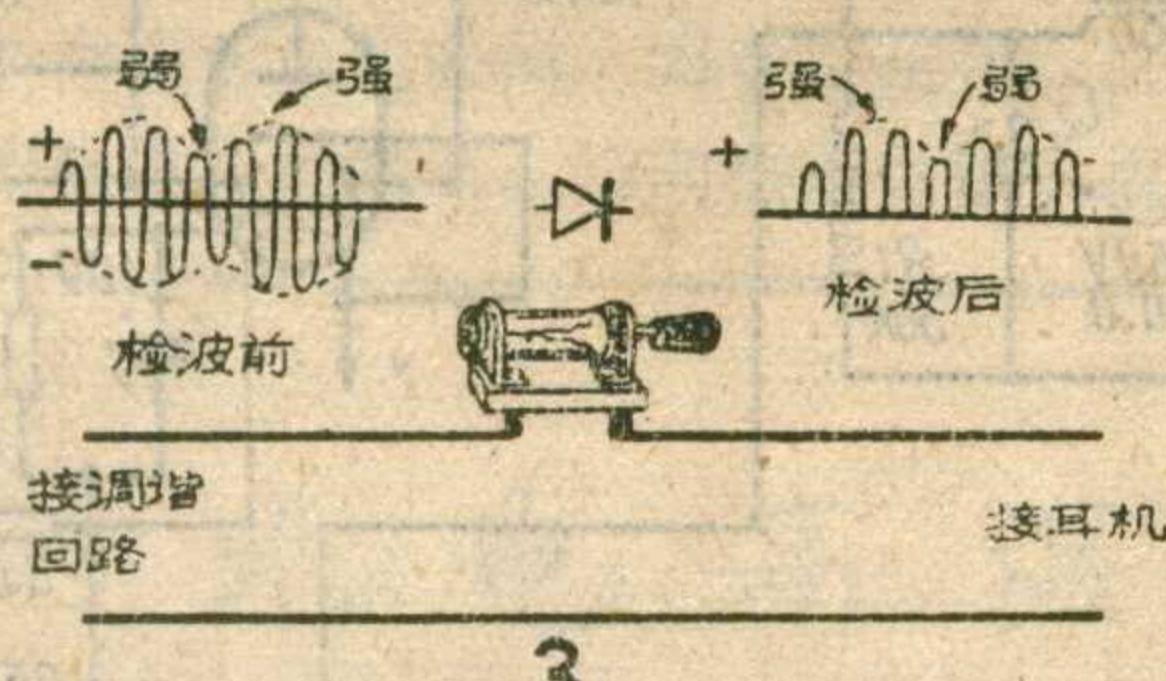上面讲的只是矿石收音机的简单工作原理。从这里我們可以看出一部矿石机必須完成接收电波、調諧、檢波等工作，因此进一步需要了解的問題就是无线电波怎样能在天綫中产生电流？調諧工作是怎样完成的？檢波的原理又是怎样？这些問題都是非常有趣的。



3.

喇叭代替耳机放音。

本机采用 M₁ 型(长 14 厘米，直徑 10 毫米)磁性瓷棒。綫圈 L₁ 是用 0.315 毫米漆包綫离瓷棒一端 10 毫米的地方繞 60 圈。L₂ 用同号綫在瓷棒另一端繞 50 圈(为了配合耳机或揚声器的阻抗，圈数可根据試驗适当增减)。

設法使瓷棒在綫圈 L₁ 內升縮，就可以改变它的电感量，来配合电容 C₁ 調諧到需要的电台。


双調諧矿石机 它能够进一步提高选择性。第一調諧回路 L₂ C₁ 从 L₁ 感应到高頻电流后，第二調諧回路 L₃ C₂ 再从它那里感应过来。借双連电容器的同軸調節，它們都諧振在同一頻率上。由于經過两次选择，所以分隔电台的能力就提高了。此外，檢波电路是从調諧电路分出来的，这样便減小了对調諧质

量的影响。这个电路对于收听两个頻率相近的电台或是在大电台附近收音，且有干扰的地方，选择性都比上述几种的好，但是电能量經過几次傳递的損失，灵敏度会稍差。L₂ 和 L₃ 的距离和灵敏度、选择性都有关系。两者的距离近，灵敏度可以增加，但是选择性会变坏；距离远则相反。装置时可以按实际情况需要試驗决定。

在直徑 50 毫米的綫圈管上用 0.45 毫米漆包綫繞 30 圈作为 L₁；在同一綫圈管上离 L₁ 10 毫米处用同号綫繞 70 圈作为 L₂；在直徑 50 毫米的另一綫圈管上用同号綫繞 70 圈作为 L₃，在 40 圈处抽一头。

三个綫圈繞綫的方向要相同。

裝置矿石收音机时要注意以下几点：

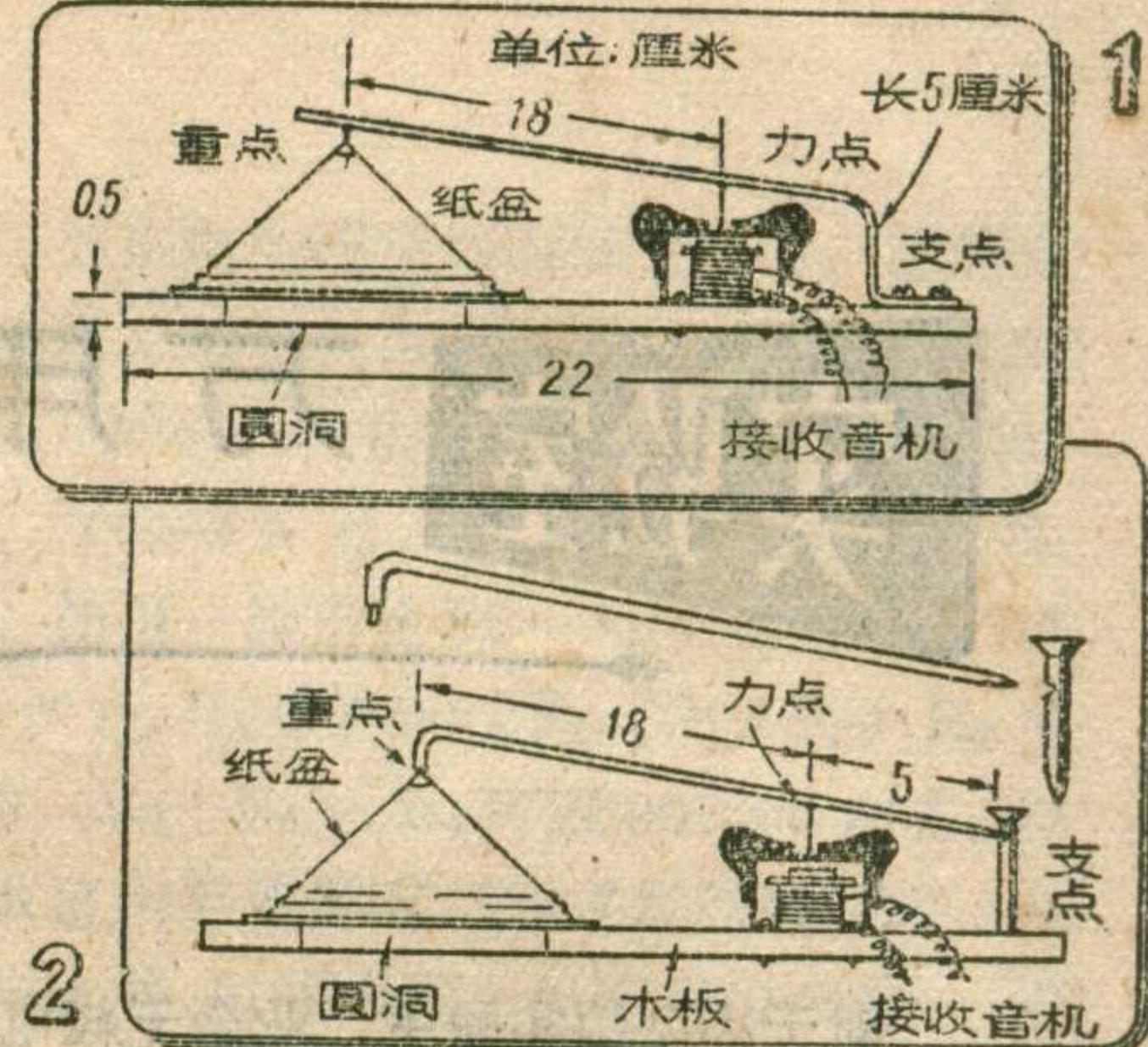

耳機式揚聲器

—黃文宗—

这是根据杠杆原理，利用耳机制成的一个揚声器，可以装在矿石收音机上使用。

先把耳机盖子旋开，取出振动膜，在中心处焊一根 1.5 厘米长的鋼絲，鋼絲的另一端焊在洋铁条(長約 25 厘米，寬 0.5 厘米)的力点处。为了把耳机薄膜的振动傳到紙盆上，洋铁条的力点与重点之間應該硬一些。支点用洋釘子固定在木板上；重点和紙盆焊牢。支点和力点之間的一段洋铁条要着力点上下振动，必須很軟，可以用銚銚薄一些。全部裝好后如图 1。洋铁条可利用厚一些的廢罐头盒剪制。如果找不到适当厚度的洋铁皮，也可照图 2 的样子制作，效果也很好。制法是用一根直徑約 1 毫米、長 23 厘米的鍍鋅鐵綫或鋼綫，一端接紙盆的地方要弯曲成約 88° 左右，和紙盆焊好，另一端銚尖。取粗铁釘一枚，銚一缺口，照图 2 的样子裝好。鋼綫的尖端應很鋒利，铁釘的缺口必須和鋼絲的尖端紧密接合。在力点处焊一根短鋼絲，就制成了。



①天、地綫质量的好坏对于收音成績影响很大，因此必須裝置良好的天、地綫。一般拉 20~30 米长的天綫，大致裝到二层楼高。如地位不允許可用蛛网天綫或垂直天綫。

②矿石是个重要的零件，它接触到灵敏点时声音最响，否则声音会很小或甚至不能发声。固定矿石是已調好的，新买回来的裝上就能应用。活動矿石需要找到它的灵敏点，最好是先在别的正在使用的良好矿石机上将它調好，然后換到新裝好的机器上試驗，以后只要調节調諧回路(轉動分綫鉗或可變电容器)找到电台就能听到声音。

③矿石收音机的收音距离和播音台发射电力的大小有关，一般在播音台周围五、六十里內收音是比较容易的，发射电力大的，则收音的距离就可以更远。

实验室

万用电源的制作



沈 成 衡


对于小型的实验室、业余无线电爱好者以及修理收音机的人員來說，常常会遇到各种无线电机器，它们要求不同的供电电源。如果有一个“万用电源”，就很方便。这里就打算以一架“万用电源”的实例，来簡明地說明它的工作原理。这样，在我們需要它的时候，就可以根据原理，設計出适合我們需要的設備来。

图1是它的原理电路图。图中 T_1 是总电源变压器。它一共有12个抽头，可以分別和80伏到240伏的12种电源电压相适应。又由于这些抽头每个复接有两个头，所以从轉換开关 Π_3 上可以相应地选出80伏到240伏的交流电压。

直流高压是用两个 $6\text{P}14\text{P}$ 管接成三极管作可控制的全波整流。直

反之，当 p 的滑接点向下滑动时栅极电位变低，即栅偏压变大， $6\text{P}14\text{P}$ 的內阻就增大，它上面的降压就大，输出电压就低。这样調节電位器 p 就可以达到調节直流輸出电压的目的。在这个电路中直流高压約可得到从80伏到400伏的調整範圍。

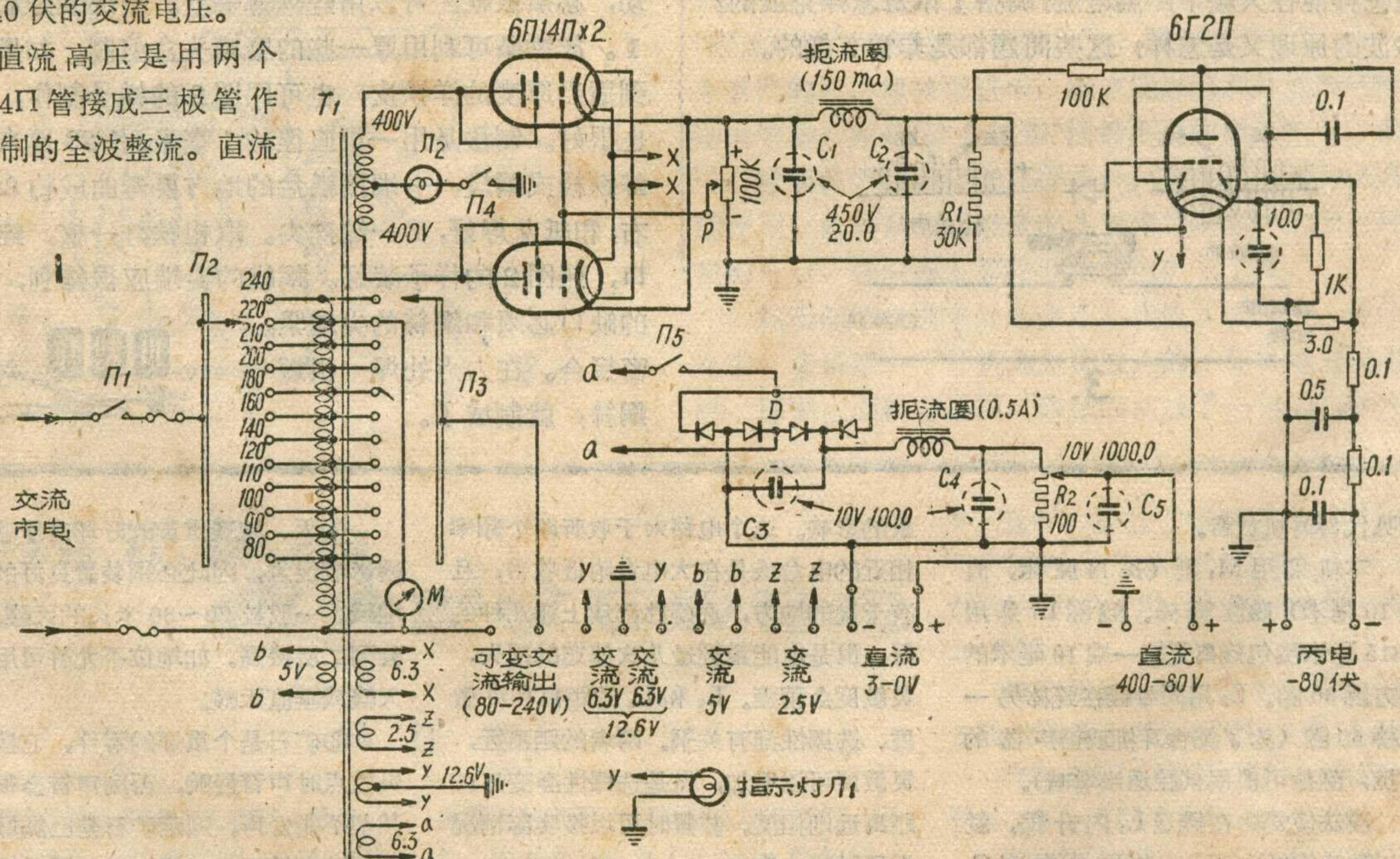这个电路除了可以調节外，还有自动稳压的作用。例如当輸入电压降低或直流負荷增大时，在 p 两端的电压也低，这就使 $6\text{P}14\text{P}$ 的負栅压也自动减小，內阻也就減低，結果使輸出直流电压又自動回升。反之，当輸入电压增高时，情况剛好相反，也能获得稳




甲电是用氧化銅或硒整流器作桥式整流。丙电是用 $6\text{G}2\text{P}$ 将 6.3 伏灯絲电压放大后整流供給。

現在将上述各部分工作原理分別介紹如下。

由于 $6\text{P}14\text{P}$ 內阻很小，接成三极管后內阻更小，所以很适合作可控制整流。控制原理是这样的，从图中可以看出栅极較阴极为负，且当電位器 p 的滑接点向上移动时 $6\text{P}14\text{P}$ 的栅电位变高，即栅负压减小，故內阻变低，电流通过 $6\text{P}14\text{P}$ 的降压小，輸出就高；

压效果。另一种电路如图2，以 $6\text{L}4\text{P}$ 作全波整流，以一个 $6\text{P}14\text{P}$ 作控制管。这样，控制管可以放在滤波器之后，因而可以获得固定和可变两种直流高压。图1中的輸出电流只要小于 $2 \times 6\text{P}14\text{P}$ 的板耗即可。若用图2电路，其最大輸出电流則要看所用整流管的額定輸出以及控制管的板耗而定。开关 Π_4 用来控制直流高压， Π_2 可用 6.3 伏的小灯泡，可用作直流高压保險絲并兼作高压指示灯。

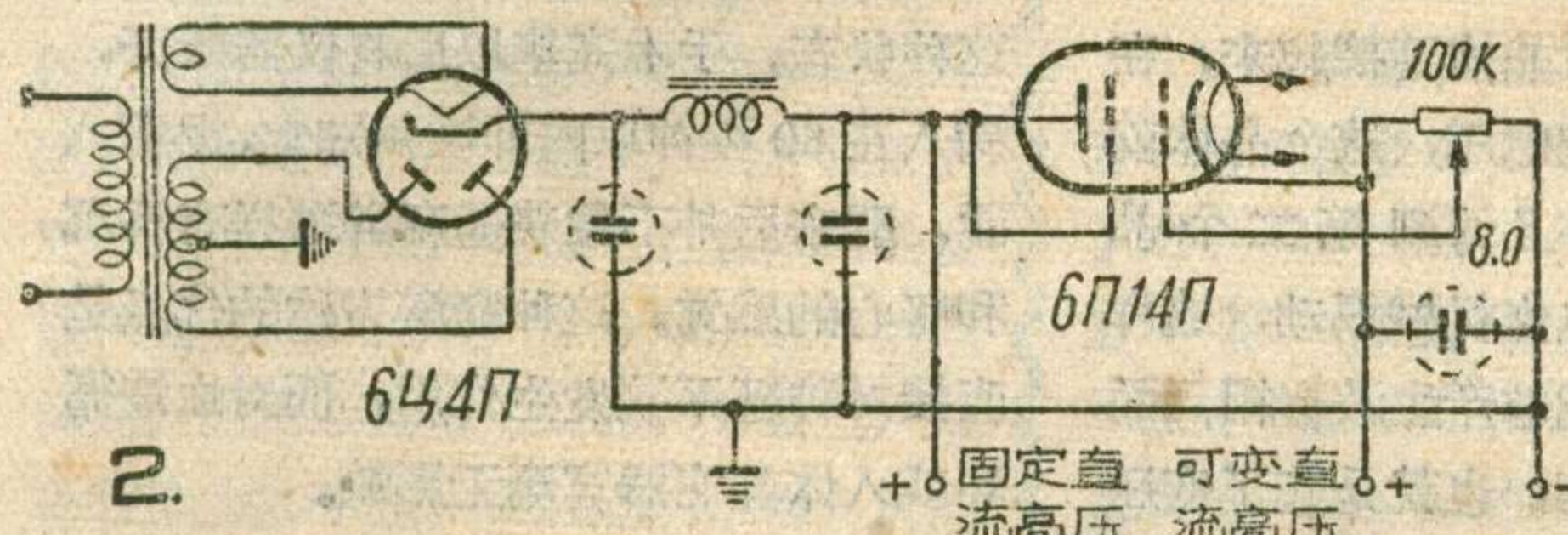
直流低压，即供给直热式电子管灯丝用的电源，用氧化铜或硒整流器接成桥路，使输出容易平滑。输出平滑滤波电容器要用得大一些，至少得100微法以上。否则因电流较大，扼流圈就要相当庞大。这里的扼流圈可以用截面积为 12×18 毫米的硅钢片，0.47毫米径的漆包线，以绕满为止。



丙电的供给是用6G2P（或6SQ7）的三极部分将6.3伏的灯丝电压放大，然后再用它的二极部分整流而得。这个电路对一般收音机或扩大机中的电源变压器没有几十伏抽头的场合是非常方便的。在这部“万用电源”的电路中由于电源变压器有80、90、100伏等抽头，所以也可以用更简单的方法，例如从80伏抽头处抽出，用一个6X2P来整流。

由于市电输入端是有抽头可以变换的，所以一定要有一个交流电压表M，固定接在220伏抽头处，以观察市电电压的高低。否则在市电输入端变换抽头以

适应低电压后，当市电电压突然由低变高时，易将变压器本身或它所供给的设备由于电压太高而烧毁。如果不用电表的话，也可以用两个氖灯接成如图3那样，作电压变化上、下限报警器。这里R₁、R₂及R₃、R₄各作分压器用。如用一般市售60~90伏的氖灯，可将Π₁接在110伏处；Π₂接在90伏处，(R₁+R₂):R₂可取110:60左右，(R₃+R₄):R₄可取90:60左右。至于它们的绝对数值则要看所采用的氖灯型号而定，电流小的电阻用得大些，电流大的电阻应用得小些（一般R₁、R₃可取50K左右），可在实际试验中决定。校核时先用220伏的交流市电接在220伏处，调整R₃及R₄和R₁及R₂的比例，使Π₂发光，而Π₁应不亮；然后将220伏市电接到240伏抽头处，这时使Π₁及Π₂都不亮；再将220伏市电接到210伏抽头处，这时应使Π₁及Π₂都发亮。调好后即可以根据两灯的亮与不亮来调节输入电压的抽头；当两灯都亮时说明市电电压过高应提高进线抽头；当两灯都灭时说明市电太低，应降低抽头。正常时应该是Π₁不亮，Π₂亮。

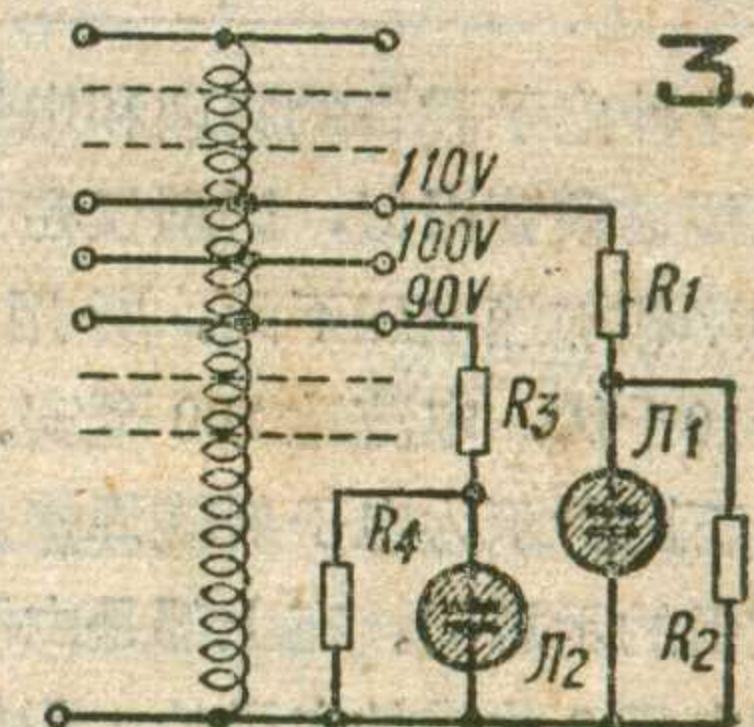

光电高温计

在高频淬火时，要不间断地测量钢件温度是一个相当复杂的问题，因为现有的温差电偶温度计都具有较大的惯性。

为了在不断加热的条件下测量钢件的温度，可应用所谓光电高温计，其电路如图所示。这个仪器由一个铯光电管UГ-3和放大管6П3С组成；在放大管的屏极回路中接一毫安表，表上标以摄氏度数。光电管的阳极直接与放大管的控制栅相连，而阴极则接以负电压。6П3С控制栅上的负偏压用电位器R₂来调节。电子管屏极回路的毫安表并联一个旁路电容器C₂（5000微微法）。


光电高温计由220伏市电网供电。电子管屏极和帘栅极电路的

STV 280/40或СГ 226。电源变压器的功率为80瓦。

仪器的工作情况如下。电路接通一段时间后，假使光电管不受光照射，则电子管屏流最大，此时仪器指针指着标度上某一位置，我们就把这一位置作为零度。如果待测温度的热钢件的辐射能通量照射到光电管上，则光电管的电阻随照度

成比例地发生变化，结果改变了放大管输出的屏流。由于光电管是对红外线辐射敏感的，而这个辐射强度和钢件的加热成正比，所以仪器指针的度盘可直接标以摄氏度数。不过应当注意这个关系不是线性的，因之仪器上的标度也同样应当是非线性的。为了消除其它光源的影响和提高仪器的灵敏度，光电管应放在装有聚焦透镜和红光滤光片的暗箱中。

（章少强译自苏联“无线电与电视”1960年第8期）

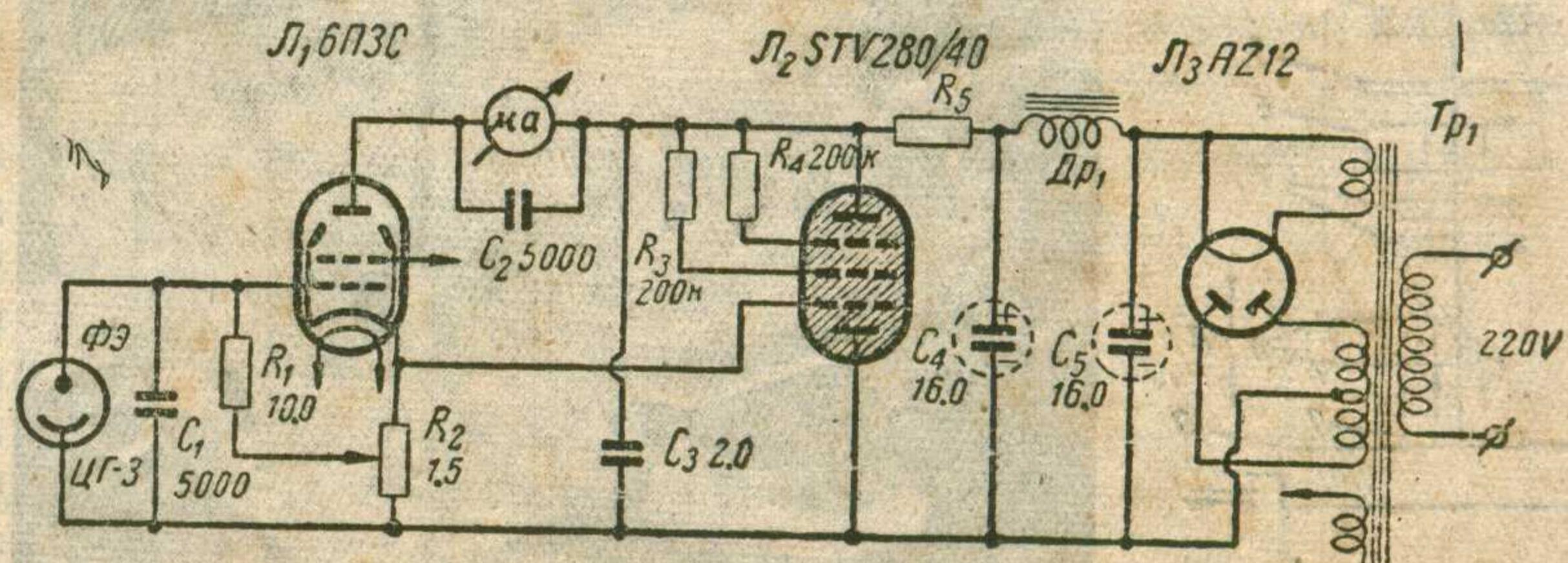



电子射线切削金属



据近年来的研究表明，聚焦很好的强功率电子射线，可以用来熔化、切削、焊接高熔点的金属，在它上面钻出极小的孔，效果比任何其它热源都好（参看下表）。

热源	加热点最小面积(厘米 ²)	加热点最大能量密度(瓦/厘米 ²)
乙炔氧火烟	10^{-2}	5×10^4
电弧	10^{-3}	1×10^5
电子射线	10^{-7}	6×10^8

这种电子设备的原理和电子显微镜或电视显象管相似，区别仅在于射线束的功率和加速电压不同。所用电压为20~10千伏，电流达100毫安。

下图所示为电子射线焊接金属零件的设备的示意图。在上部是由阴极1和控制电极2构成的电子枪。阳极3把电子的运动加速到每秒15万公里。下面是由电磁线圈4组成的磁性调准设备，它使电子束聚焦并沿轴线前进。偏离轴线的电子则被可调节的膜片5滤去。再下面是磁透镜6，它进一步将电子束聚焦。透镜下面是控制射线的偏转线圈。

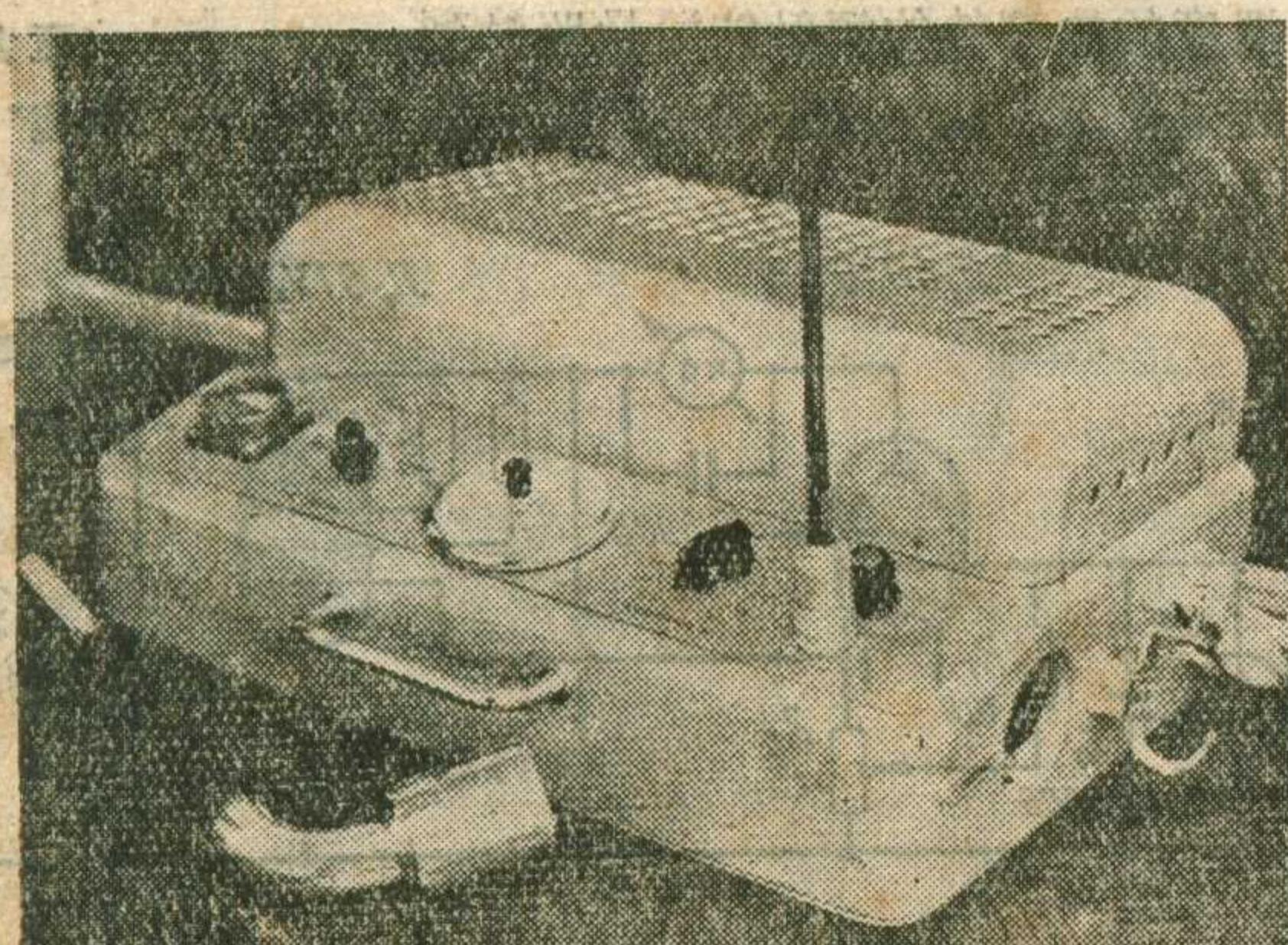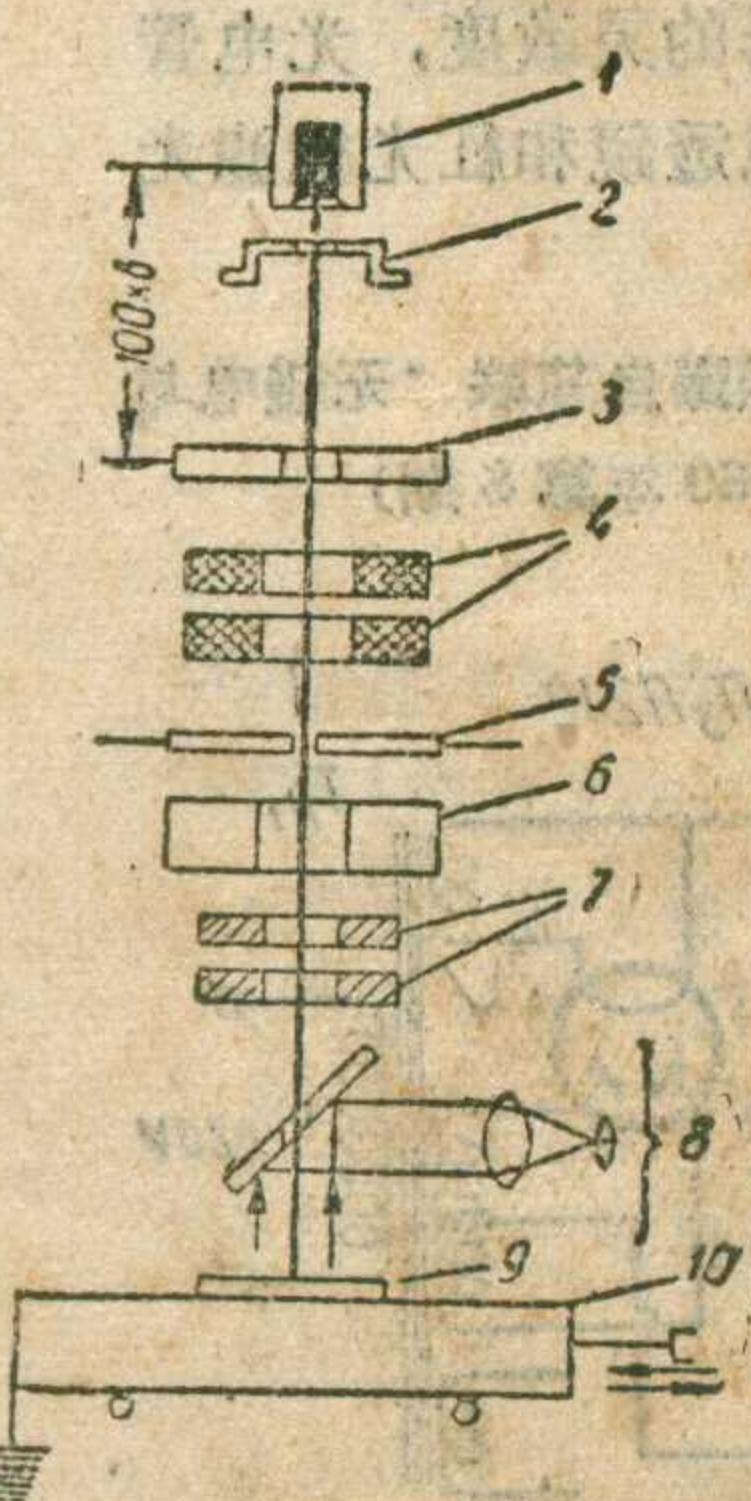这套电子光学设备装在一个箱中，箱中有一个附件10，用来安放待焊接的零件9。焊接过程可通过光学设备8进行观察。



压电变压器 电子麻醉

近年来，由于发现了一些新的压电材料（如钛锆陶瓷），因而能够利用压电效应制出许多有趣的器件，压电变压器就是其中之一。

压电变压器的原理很简单。把两个谐振频率相同的压电晶体连接起来，在第一个晶体上加交流电压，这个晶体就开始作机械振动，并且传到第二个晶体，使第二个晶体也作机械振动，这样在第二个晶体上就能够产生波形相同而幅度不同的交流电压，也就是起了变压器的作用。如果一个晶体的谐振频率是另一个晶体的整倍数，这种器件也可以用作为倍频器或分频器。

压电变压器的Q值很高，变压比可达500，工作温度可达250°C。它的最低工作频率为20千赫，频带宽度约100千赫，用作超外差收音机中频变压器（465千赫）很适合，预计将来可以用于电子射线管、高压脉冲发生器等的整流器中。这种变压器的主要优点是没有磁场、重量小和结构简单。

超声波医疗器

下图照片为苏联新制出的YIT-1型超声波医疗器，它可以用来医治脊神经根炎、关节炎、营养不全性溃疡、气喘症以及其它疾病。这个仪器中有一个超声波振荡器，频率为830千赫，在水中的辐射功率为10瓦。振荡器可工作于脉冲状态或连续状态。输出功率可以阶梯式地变化到10倍。辐射器是一块石英片，它装在一个特制的头子里。这个仪器由交流市电供电，所需功率不超过150瓦；小巧轻便，可以随身携带。

在外科手术时用电流进行麻醉的方法已经试验成功。频率为700赫的信号经放大后，通过两个不大的电极加到病人的太阳穴上。仪器接通以后，在一分钟以内病人即“睡熟”，并且一直保持着这种状态。手术完毕以后将仪器断开，病人在60秒钟以内即恢复知觉。据病人说，醒来后并不象普通麻醉那样有昏沉和恶心的感觉。这种麻醉方法的优点是直接对神经系统发生作用，而对血液循环或人体其它器官毫无影响。

软电池


软电池是特为水下电缆中的放大器制造的。这种电池和由它供电的晶体管放大器一起装入软外壳中，因而整个线路（电缆、放大器、电源）可以绕在线轴上布放。电池在浸入水中时即开始工作。

每个电池的直径约为1.5厘米，长75厘米。电池的容量能保证以5毫安的电流供电一年。这种电池的端电压为1伏。

小型可变电容器

普通结构的可变电容器，在动片完全旋出时（电容最小），要比动片完全旋入时（电容最大）多占一倍的地方。下图所示可变电容器结构在利用容积方面要好得多。在绝缘轴上装两个互不相连的片子，另外有两个相同的互相隔开的定子，每个定子分别和一个转子片相连。下图a所示位置相当于最小的电容量；转子旋转180°后（下图b），电容器就具有最大的电容量。

在机械强度和最大电容量相同的条件下，

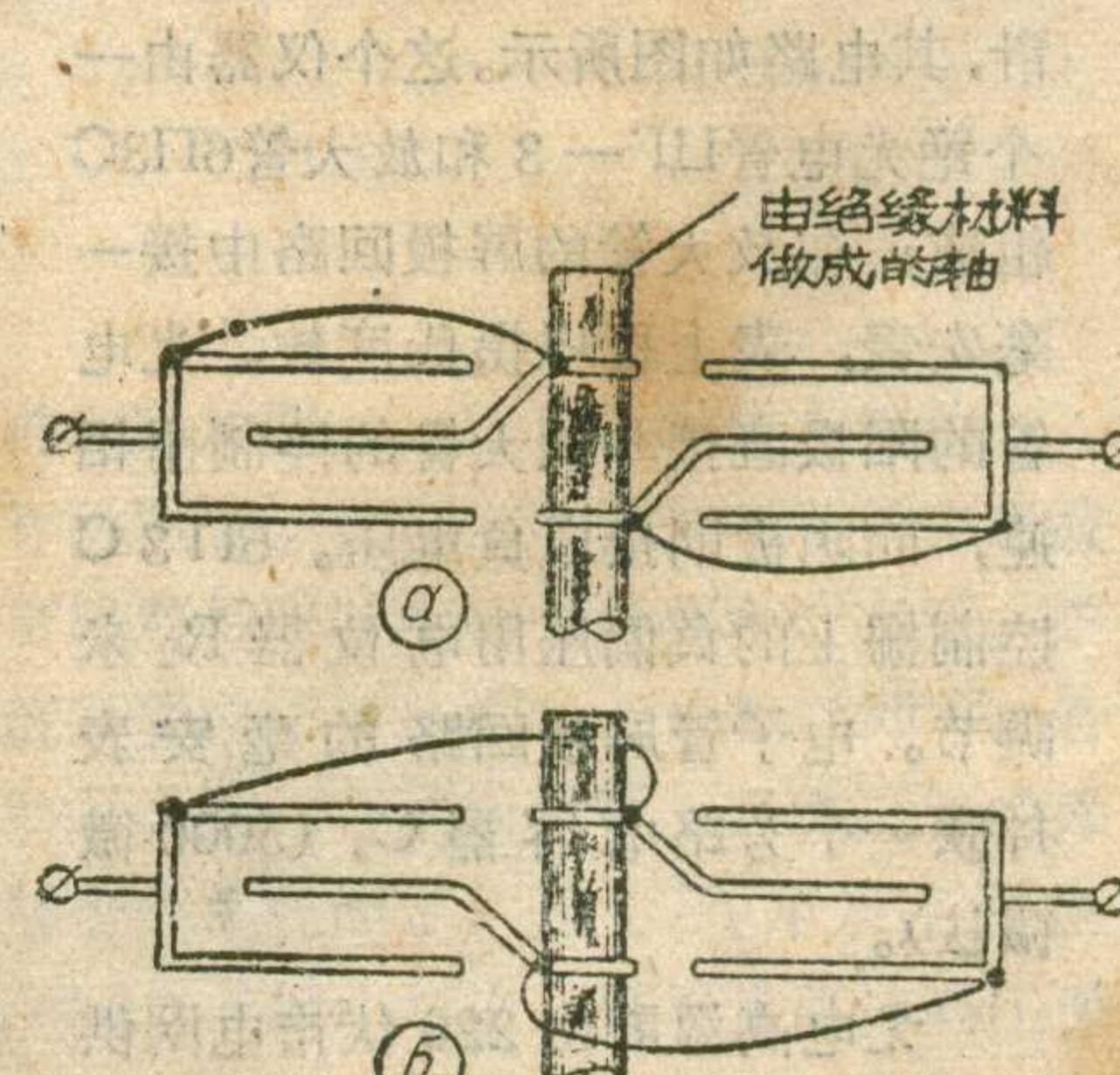

件下，这种新型电容器要比普通电容器的体积小得多。

紫外綫宇宙通信

利用紫外綫进行宇宙通信的實驗性設備已經制成。用普通電視攝象機輸出端的信号加到一个阴极射綫管，这阴极射綫管辐射約一瓦的紫外綫功率，紫外綫束截面直徑約0.25毫米。紫外綫束由光学反射器聚焦，使得它的立体角的发散仅为 0.033° 左右，信号即由这种射束傳送。通信距离可达到2200万公里，信道寬度为10千赫。在較短的距离，例如到月球，还可以利用这一設備发送电视。

接收时，利用对紫光綫敏感的光电倍增器。電視圖象可以在電視接收机的屏幕上显现出来。（王观編譯）

太阳射綫宇宙通信

用无线电作为行星际宇宙飞船間的通信工具是否适宜，有人表示怀疑，因此提出在宇宙通信中利用反射的狹方向性太阳射綫，并已作出實驗性的設備。在这种設備中，太阳射綫首先聚集，然后通过調制器，經調制后定向射到接收地点。接收时，射綫經過檢波器，变換为电流，經過放大而送入揚声器。

地下无线电通信

在地下利用无线电傳送印字电报已經实现。发送点和接收点都在深約330米的矿井中，两者的距离在7公里以上。发送所用频率为150千赫，但也可以用30~3000千赫波段中的其它频率。这种通信方式的优点是不易受到干扰和很难被窃收，因而在軍事通信上很有意义。估計这种通信的最大作用距离可达160公里以上。（者譯）


用电子計算机繪气象图

把气象情报編成电碼，录在磁带上，然后送入电子計算机。电子計算机就依照这些电碼控制“机械手”直接在地图上繪出气象图（等压綫），比用手繪制更精确，更迅速。

实际采用的这种設備，每昼夜定时工作两次。据說繪制整个北半球的气象图只需3分钟。（启瑞編譯）



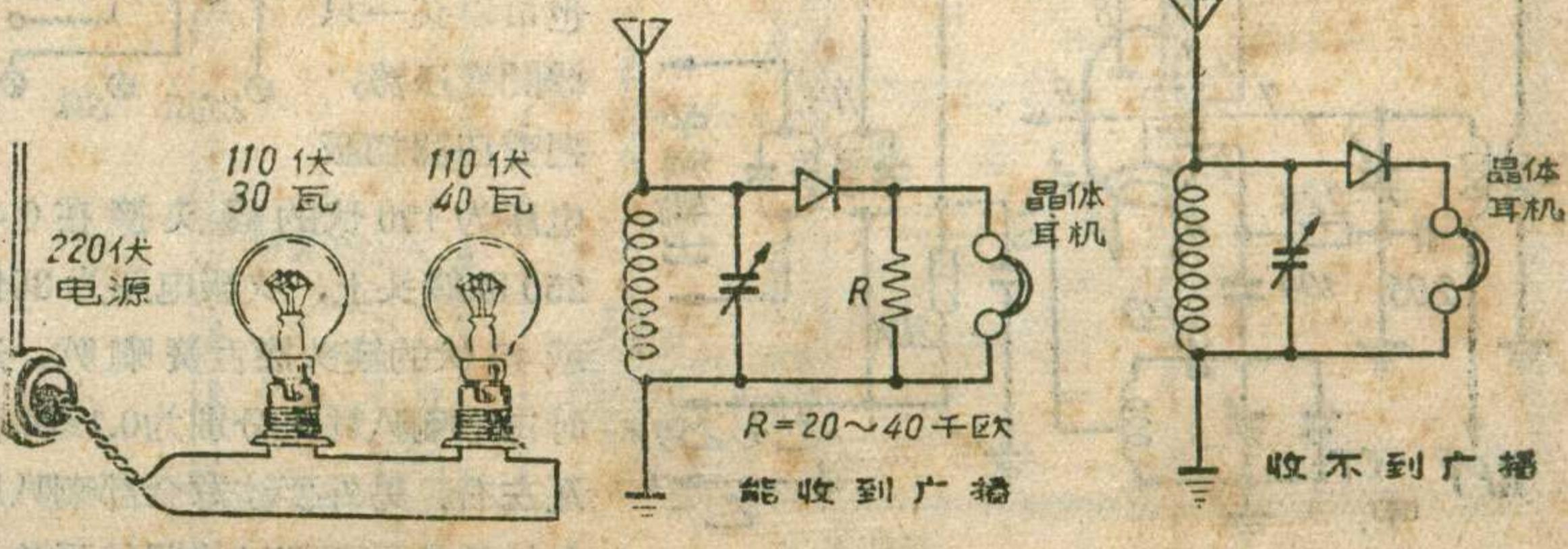1. 小張房中的220伏的电灯泡坏了。他一时沒有找到220伏的灯泡，却找到了两个110伏的，一个是30瓦，一个是40瓦。他想，把两个灯泡串联起来，不正好可以接到220伏的电源上嗎！接上以后，两个灯的确都亮了。但过了不



第1期“为什么”答案

1. 新旧电池不能并联起来使用。因为新电池的电压比旧电池的电压高，因此，对新电池來說，旧电池是它的一个負載。新电池将有一部分电流流經旧电池，将能量損耗在旧电池的內阻上，直到新旧电池的电压相同时为止。

2. 由于人的唾液內含有很弱的酸。当耳机的两个接綫插子碰到后，就可能产生輕微的化学作用，相当于一个小电池串接在耳机接綫回路中。所以当插子断續触及舌尖时，便可以听到喀喀声。


3. 檻极連綫断路以后，在管內形成了一个自由柵极。阴极放射的电子碰到柵极以后，沒有道路再流回阴极，因此在柵极上形成一个很高的负电位，排斥电子流向屏极。这样，屏流就很小，甚至截止，使电子管不能工作。

4. 万用电表上的正負标记，是为了量直流电压或电流时用的。当电表作为欧姆表使用时，电表上标明正极的一端，实际上是接到干电池的負极，而标明負极的一端是接到干电池的正极。所以在量电解电容器时，应当把万用电表标明正极的一端（干电池的負极）接电容器的負极，而把标明負极的一端（干

久，又有一个灯泡被燒坏了。大家想想看，是那一个被燒坏了呢？（張雷）

2. 小华用两米花綫繞在室內电灯綫上作矿石机天綫使用，有时一开电灯或一关电灯，耳机就不响了，必須重新調整矿石才能再收到电台。这是为什么呢？（楊潤霖）

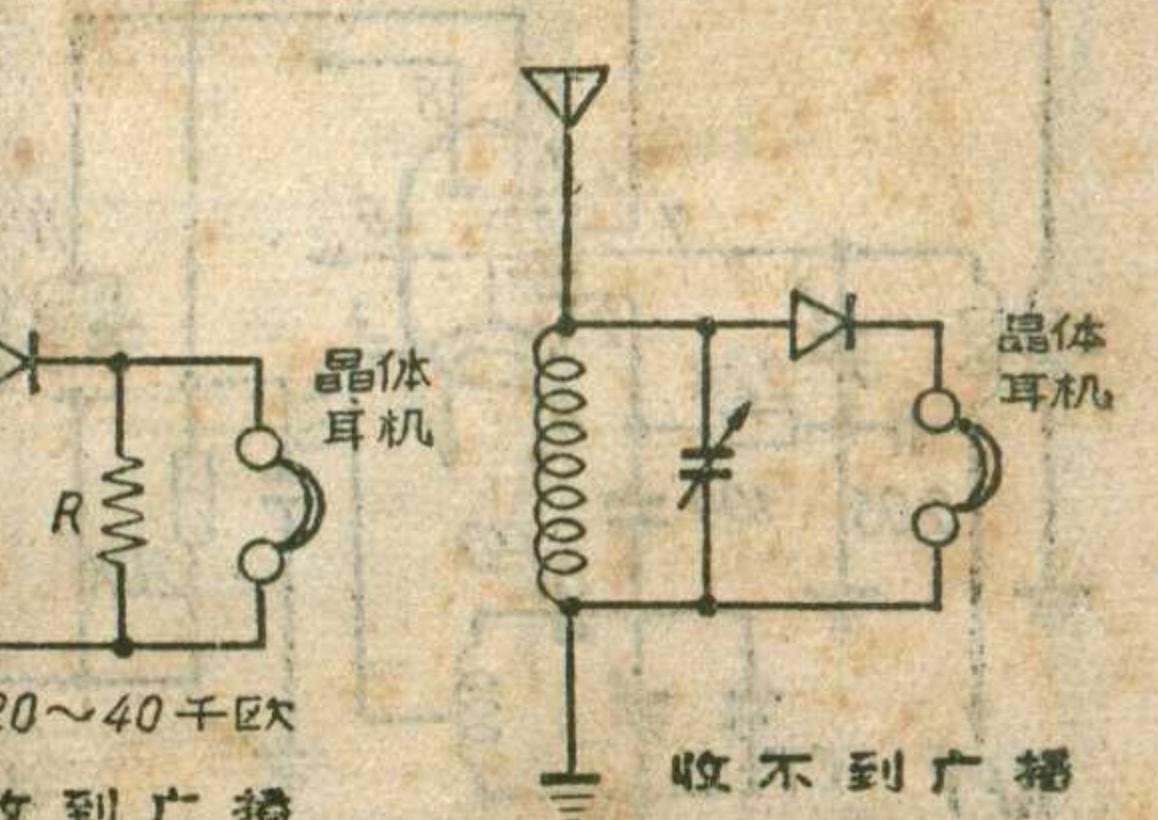3. 用一个晶体耳机按照一般电路图装一个矿石收音机，什么广播也收听不到；但是在耳机的两端并联一个20~40千欧的电阻，就可以收到广播了。为什么？（利劍雄）



电池的正极）接电容器的正极。

5. 电压放大五极管的內阻 R_i 和負載电阻 R_L 通常都很大，約在一兆欧左右。一般电压表的內阻 R_M 为每伏1000欧，当放在100伏一档时， R_M 为100千欧。所以將电压表并联在电子管上时，等于給电子管1兆欧的內阻 R_i 加上一个100千欧（只为 R_i 的十分之一！）的分路，因而使电子管的屏压降低很多。如图，設 $R_L = R_i = 1$ 兆欧， $R_M = 100$ 千欧。当未接电压表时，电子管的屏压


$$V_{ab} = \frac{1}{2} E_B = 125 \text{ 伏。}$$

而当接上电压表时，ab間的电阻降到

$$R_M' = \frac{R_M R_i}{R_M + R_i} = \frac{100 \times 1000}{100 + 1000} = 91 \text{ 千欧，而}$$

$$V_{ab} = \frac{E_B R_M'}{R_L + R_M'} = \frac{250 \times 91}{1000 + 91} \cong \frac{250}{11 + 1} \cong 21 \text{ 伏。}$$


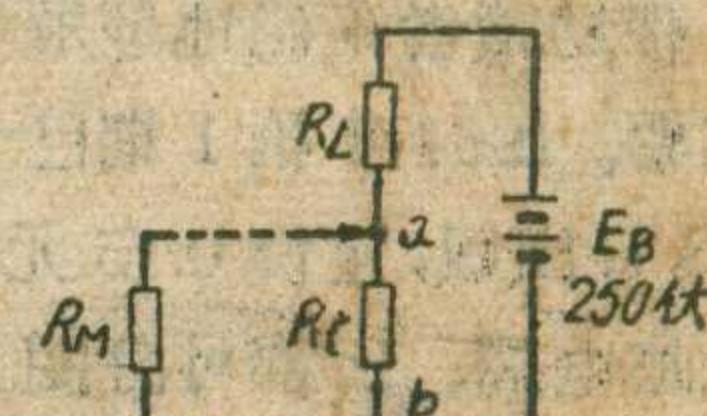
由此可見，用內阻較低的电压表測量电压放大五极管的屏压时，就破坏了电子管的工作状态，測得的数值并不是电子管原来的实际数值。



向与答

· 問: 6Н1П的本机振蕩綫圈应采用什么規格的售品綫圈?

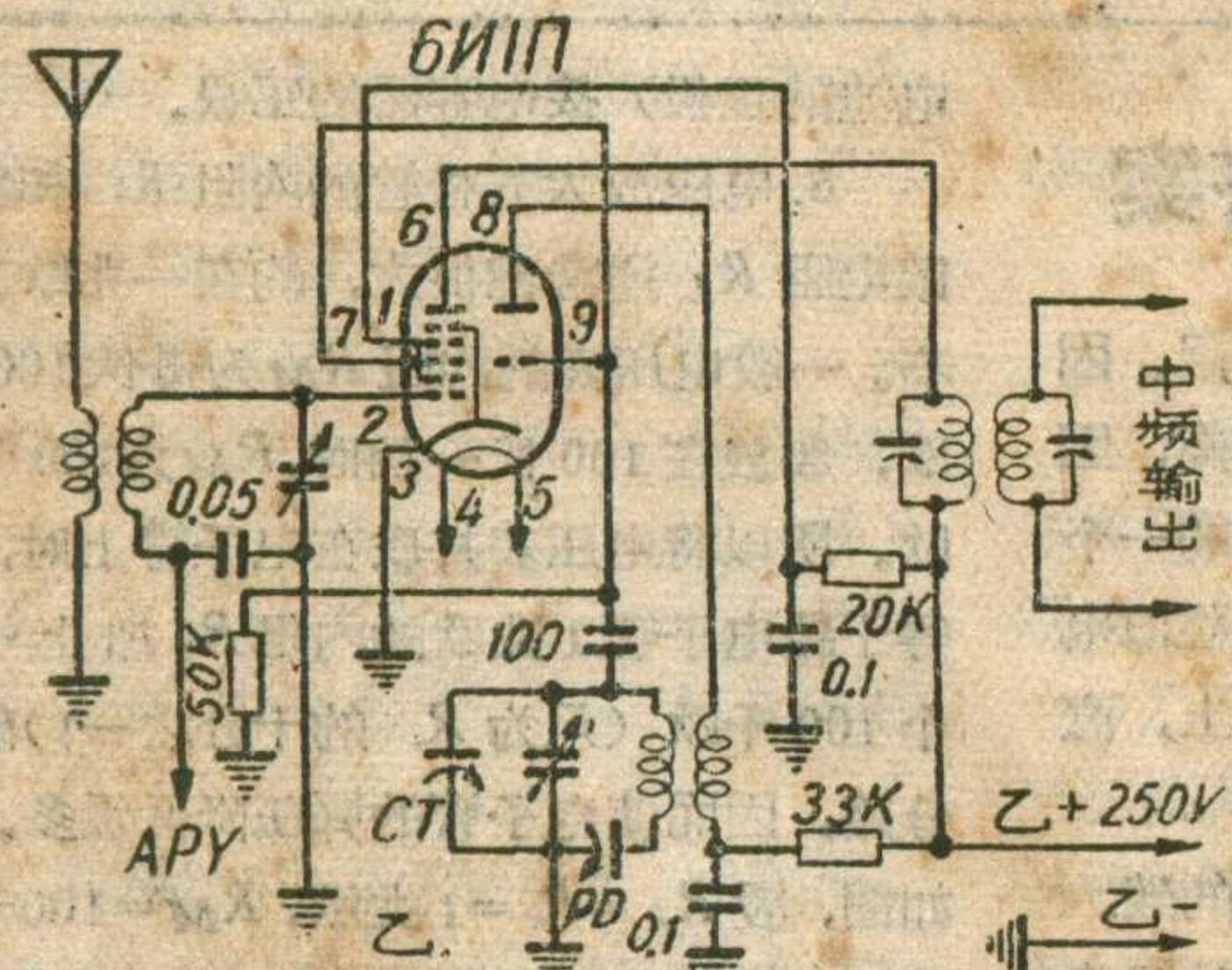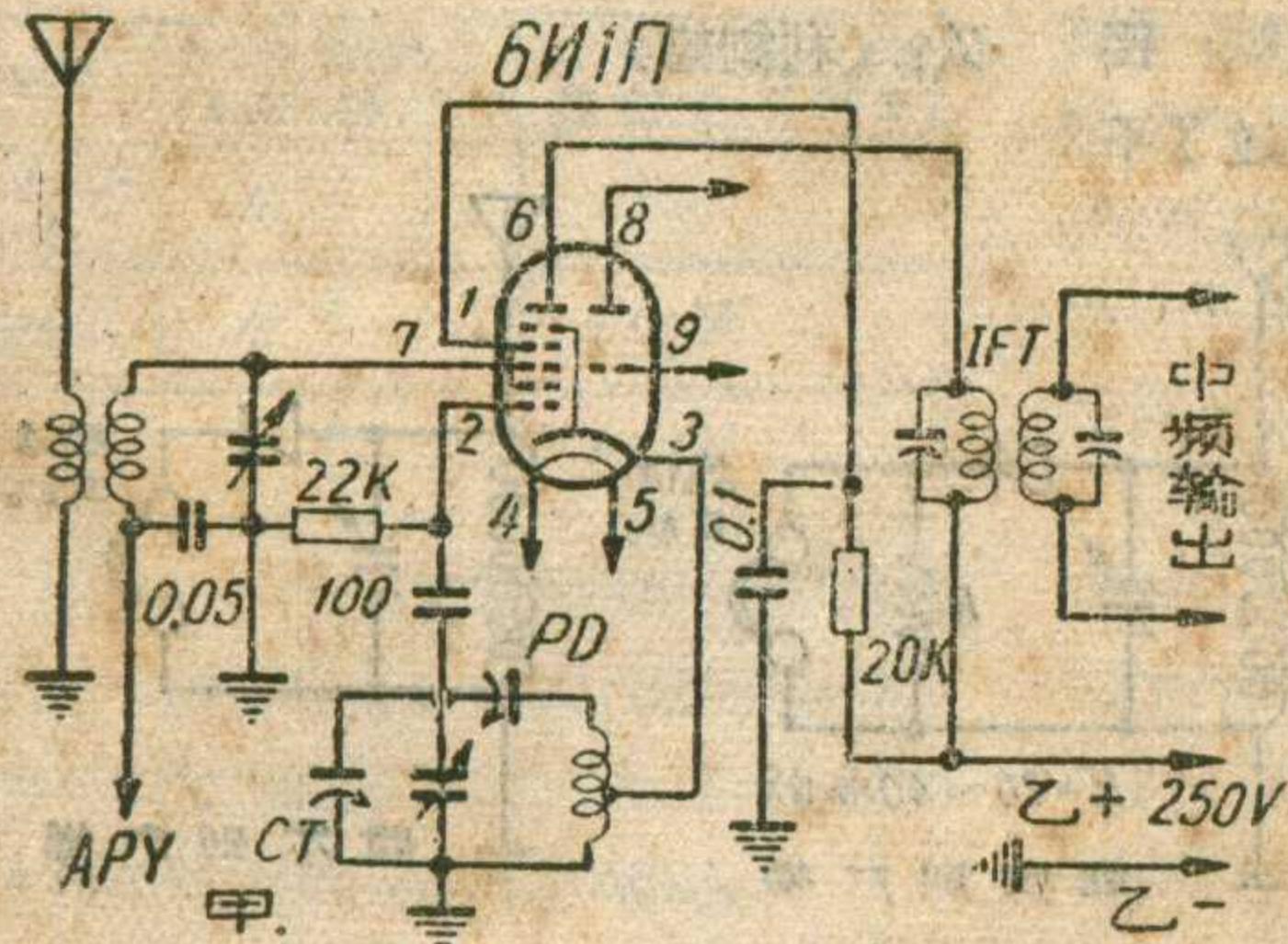答: 6Н1П作变頻时, 本机振蕩通常有两种接法。一种接法是用它的七极部分作变頻, 三极部分作其它用途(如檢波、放大等), 这时变頻电路就和使用



6A2П时相同, 可采用三点式振蕩綫圈(即S式), 如附图甲。另一种接法是用它的三极部分作本地振蕩, 七极部分作混頻, 振蕩綫圈則用回輸式的(即K式或A式), 如附图乙。后一种线路

欢迎訂閱 集邮月刊

集邮月刊是社会性的专业刊物。主要任务是介绍我国及其他社会主义国家所发行的邮票, 帮助读者正确地理解和欣赏邮票。1961年第1期已于7月28日出版, 定价0.15元, 在各地邮电局、所都可订阅。

比较好, 因为采用了独立振蕩, 可以避免频率牵制效应, 工作稳定, 变頻灵敏度高, 噪声也比较小。(冯报本答)

問: 有一部40瓦的扩音机, 輸出阻抗有8欧和250欧, 除了安装永磁喇叭外, 还想装一些舌簧喇叭, 应如何装法?

答: 可以把舌簧喇叭并接在0与8欧线上, 40瓦扩音机8欧处的输出电压约为18伏 ($U = \sqrt{PE} = \sqrt{40 \times 8} = 18$ 伏), 这样接时每个喇叭耗电0.06瓦左右

(喇叭阻抗按

6千欧计算);

也可以买一只

线间变压器,

把变压器初级

电压为120伏的线头接在0与250欧线上, 次级电压为30伏

或45伏的线头接舌簧喇叭, 这

时每个喇叭耗电分别为0.1或0.24瓦左右。另外要注意全部喇叭用

电的瓦数不要超过机器的瓦数。

(方錫答)

問: 有的用 $\frac{L}{CR}$ 来表示谐振槽路的好坏, 是什么意思?

答: 一个电容器与一个具有电阻的电感相并联而接于一个交流电源时, 因为 L 和 C 并联的阻抗是随频率而变化的, 所以在电源电压不变的情况下, 电源供给的电流因交流电的频率而不同。只有在某一频率时, 电源供给的电流才最小, 这时, 就相当于并联槽路的阻抗最大, 我们

說, 这个槽路

对某一频率已

处于谐振状

态。阻抗最大

值或者谐振状

态的发生时的频率, 必须使电容的容抗和电感的感抗相等, 用公式表示就是 $2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC} = 0$ 。这时阻抗最大值(即谐振电阻)的计算公式是 $\frac{L}{CR}$ 。因此用 $\frac{L}{CR}$ 的数值就可以直接表示并联谐振槽路在谐振状态时的阻抗情况。 $\frac{L}{CR}$ 值愈大时, 谐振槽路愈良好。从公式不难看出, 谐振槽路的最大阻抗与电容量和电感中所具有的电阻成反比, 与电感量成正比, 这一点在我们设计并联谐振槽路时是很重要的依据。(郑寛君答)

无线电

WUXIANDIAN

1961年第2期(总第68期)

录

努力提高无线电运动水平.....

.....国家体委陆上运动司(1)

电视在军事中的应用.....俞壤等编译(2)

半导体和晶体二极管.....李华金(4)

在宇宙中并不孤独.....(6)

无线电电子学目前的主要任务.....(7)

收音机的输入电路.....丁啓鴻(8)

怎样调整电视机.....

.....北京广播电视台服务部(10)

测向机.....閻維礼(12)

谈谈无线电测向的原理.....高宜温(14)

电容器.....郑寛君 罗鵬搏(16)

矿石收音机是怎样工作的? ..大和(18)

介绍几种典型矿石收音机.....冯报本(18)

耳机式扬声器.....黃文宗(19)

“万用电源”的制作.....沈成衡(20)

光电高温计.....章少强译(21)

国外点滴.....(22)

为什么.....(23)

问与答.....(24)

编辑、出版: 人民邮电出版社

北京东四6条13号

电报挂号: 04882

印 刷: 北京新华印刷厂


总 发 行: 邮电部北京邮局

订 购 处: 全国各地邮电局所


本期出版日期: 1961年8月10日

本刊代号: 2—75 每册定价2角

测向机

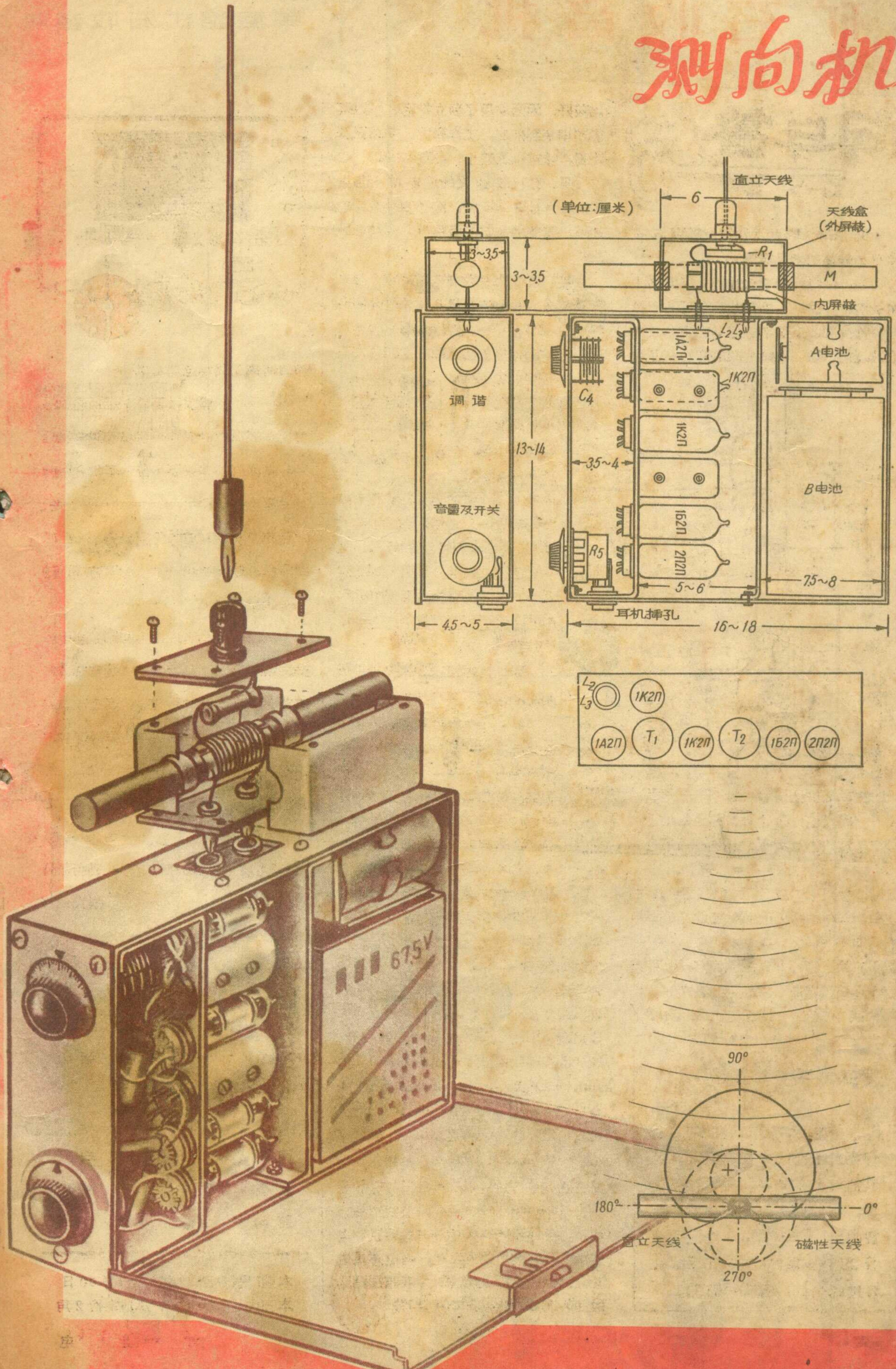

矿石收音机

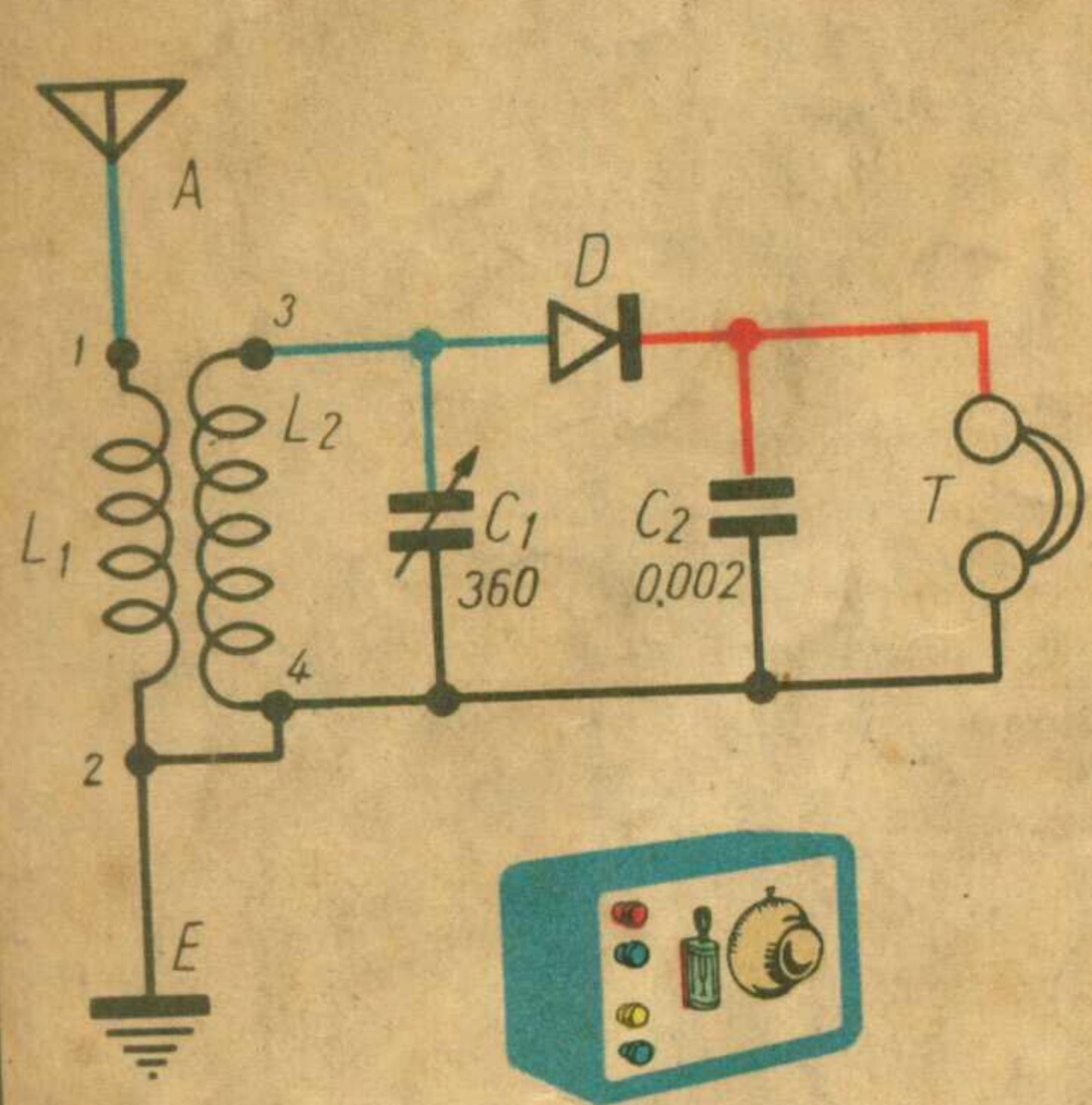

双回路
矿石收音机

