

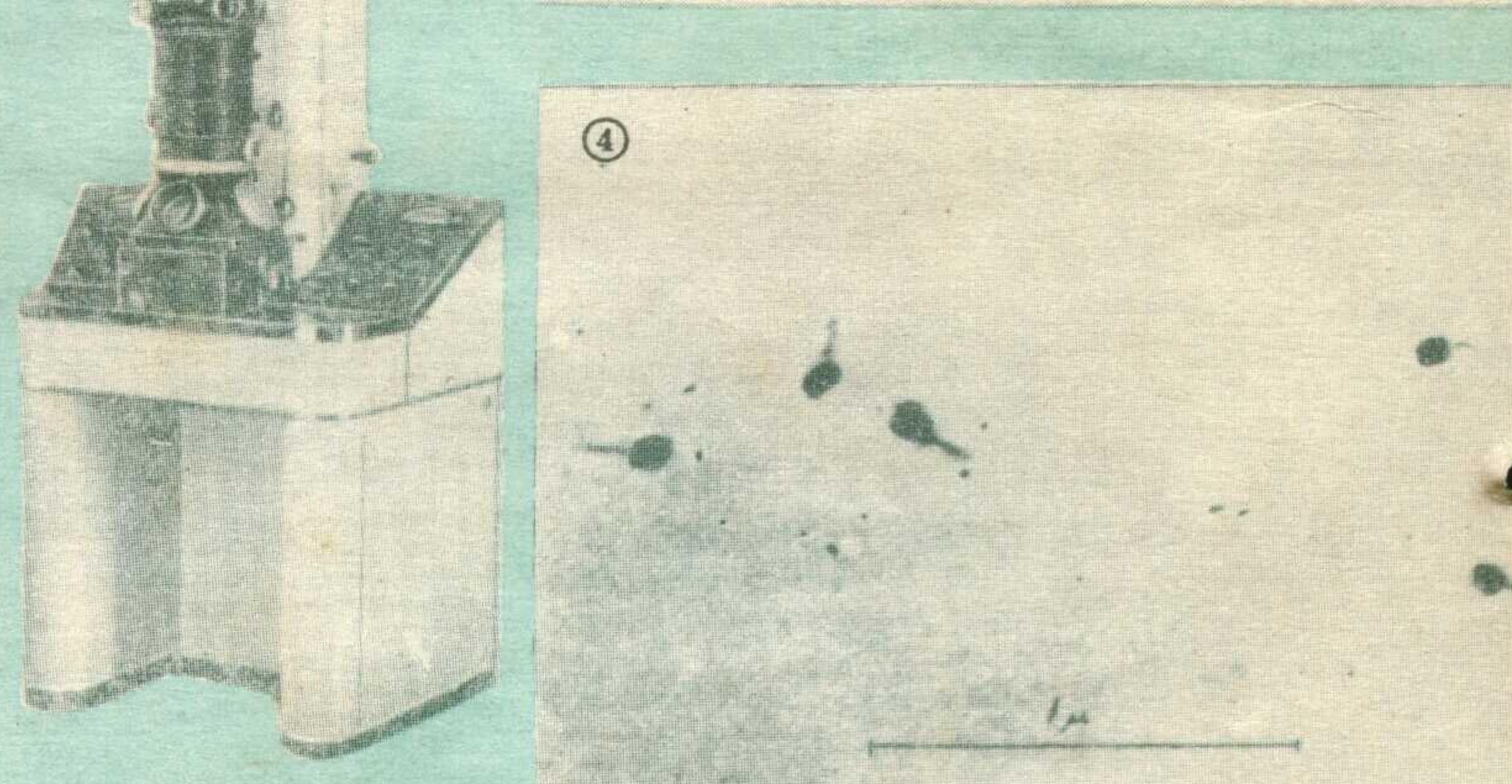
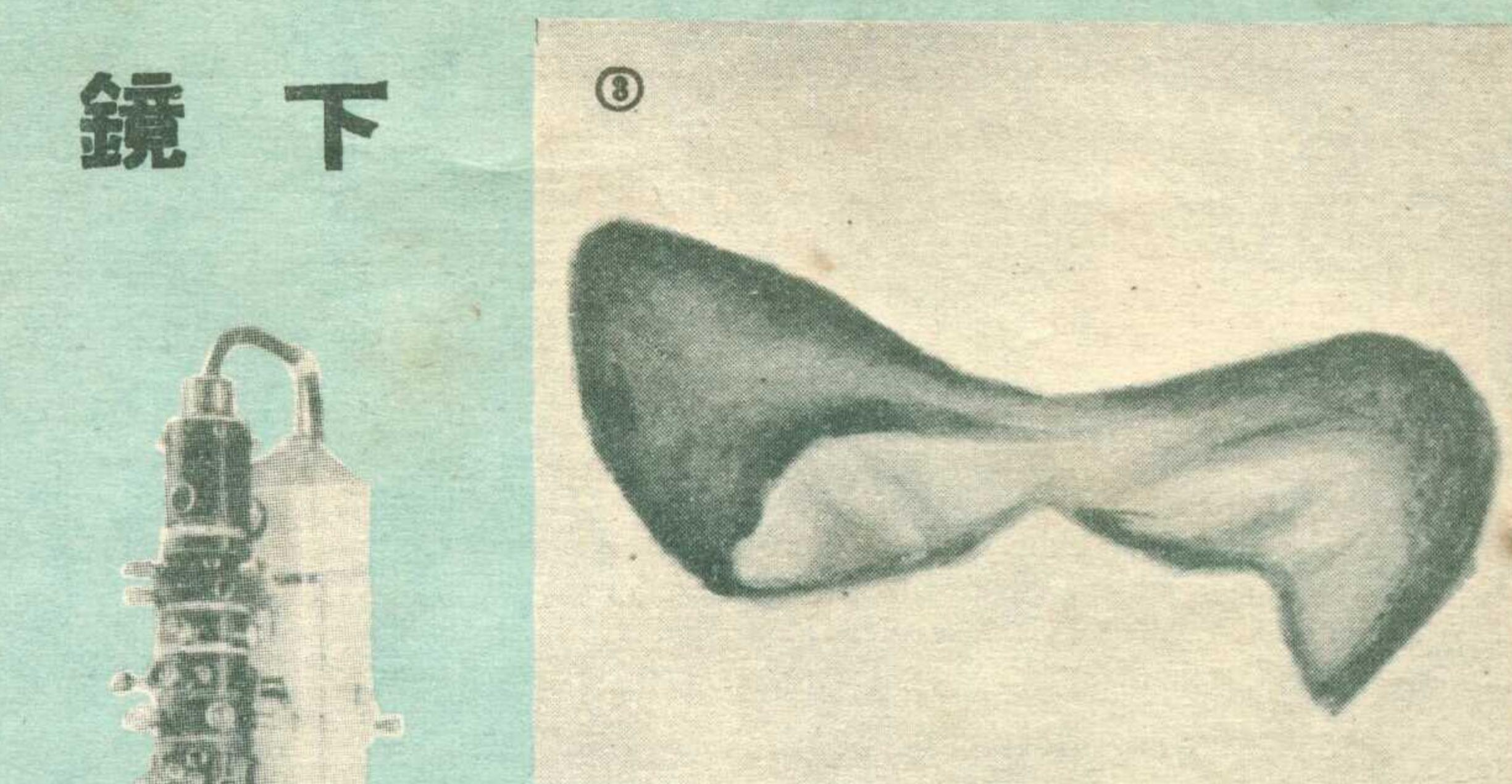


无线电 3
WUXIANDIAN 1962

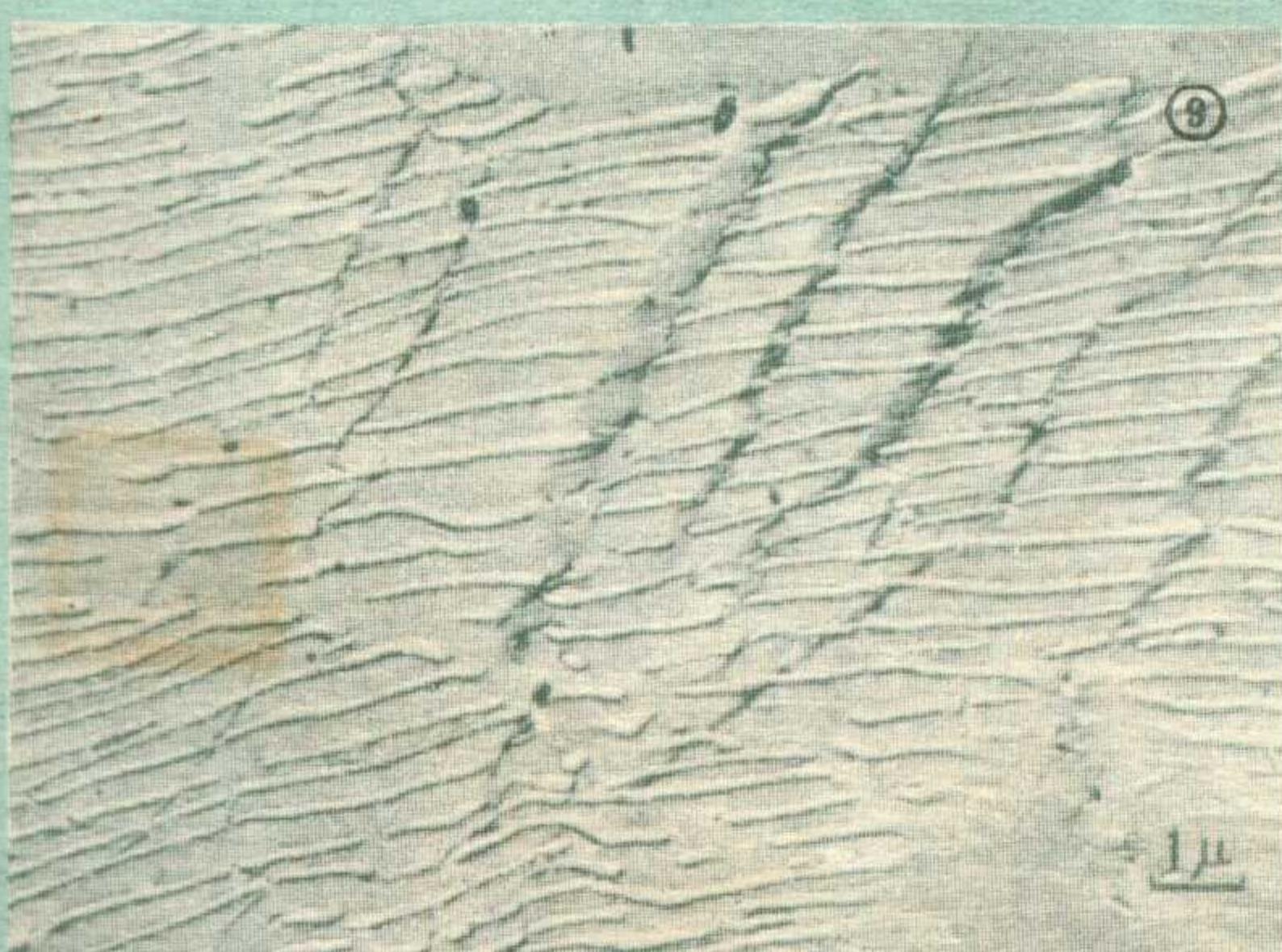

新影

在电子显微镜下

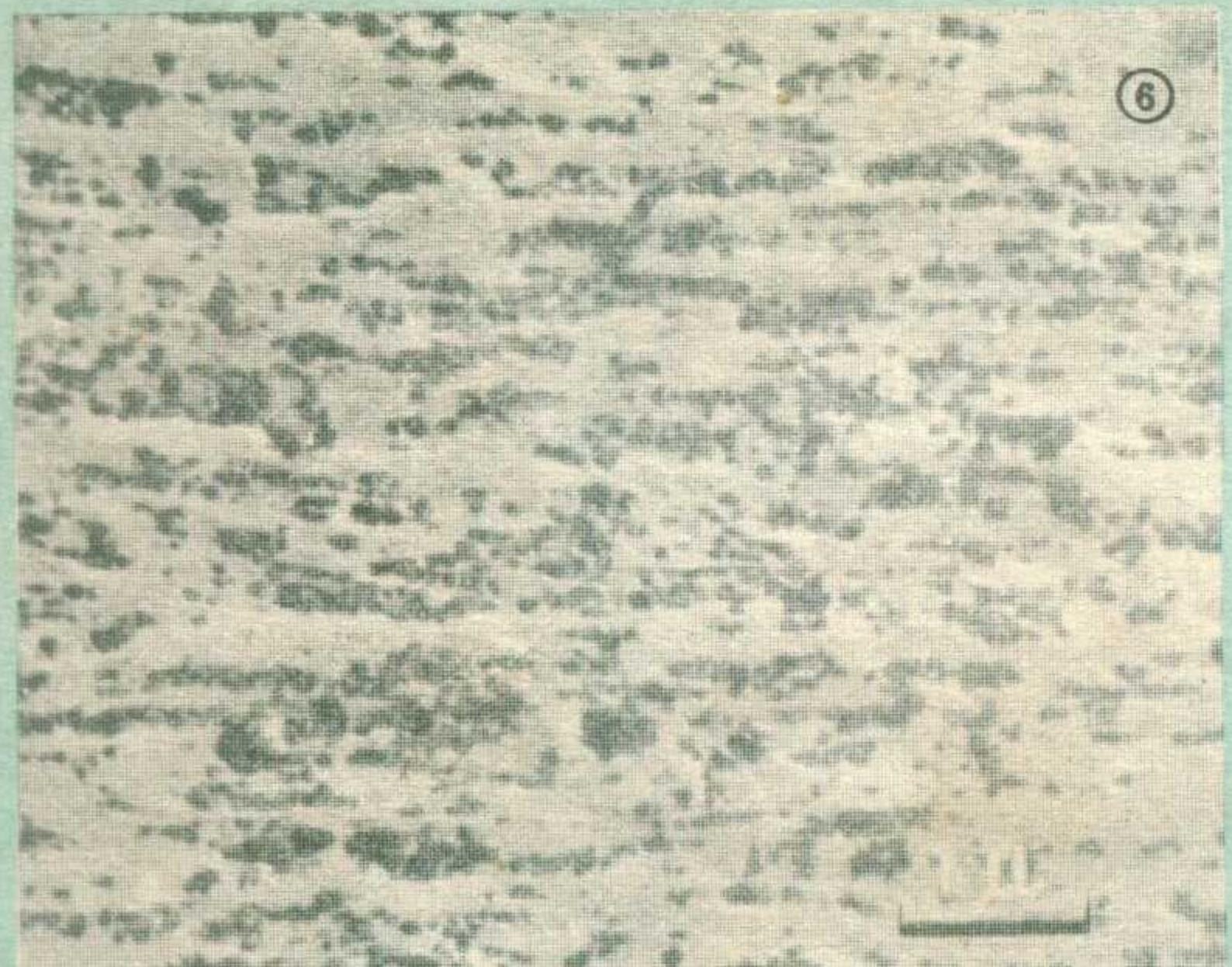

光学显微鏡能“看到” 多大的东西

利用光学显微鏡能够看見非常微小的东西，例如各种細菌和細胞等等，这是大家都很熟悉的。但是，大家有沒有想过，这种显微鏡最小能看到多大的东西，它的“視力”有沒有一个限度呢？

是的。光学显微鏡的視力有一个界限。不管显微鏡做得多么好，它都分辨不出小于 0.2 微米（1 微米= 10^{-6} 米= 10^{-3} 毫米，微米通常以 μ 表示）的东西。这是由于光線的波动性所造成的。为了說明这个問題，我們想象一下水波进行的情况。在湖面投下一个石子，水波就向四周傳播开去。如果水波碰上了一个比波长大得多的石头时，它就不能傳到石头后面去。石头后面的水仍然是平靜的，或者說，在石头后面留下了一个“影子”。但是，如果水波碰上了一根插在水中的木桩，而木桩的直徑比波长小很多时，波就毫不費事的繞过木桩，繼續前进，而不会形成木桩的“影子”。研究指出，当物体的大小等于波长的一半时，波就能够繞过这一物体而在物体后面留下影子。我們知道，可見光線的最短波长是 0.4 微米（紫色光），所以光波完全可以繞过小于 0.2 微米的东西。因此，利用光学显微鏡就看不到小于 0.2 微米的东西了。

电子显微鏡能“看到”什么

随着科学技术的发展，在 1926~1931 年，发现利用电子射線代替光線来制成电子显微鏡，可以分辨更小的物体。理論上证明，当电子受到 5 万伏的电压加速时，它的波长只有光波波长的十万分之一。所以电子显微鏡理論上的最小分辨距离是 0.0002~0.0003 微米，或 2~3 埃（1 埃= 10^{-10} 米= 10^{-7} 毫米= 10^{-4} 微米，埃通常以符号 Å 表示）。这样，过去許多用光学显微鏡看不見的东西，例如病毒、胶体粒子、巨分子和結晶結構等等，現在都可以用电子显微鏡来看到了。这真是給我們展示了一个无比丰富的微小世界的广阔天地。电子显微鏡在生物学、医学、物理学、化学以及各种不同的生产部門中都带来了許多輝煌的成果，已經成为各种重要科学的研究和实验中不可缺少的工具。

大家知道，有很多疾病，例如麻疹、大脑炎，伤風感冒等等，都是由比細菌还小的病毒引起的。不但如此，病毒还会使猪和牛得瘟疫，得蹄口病，会使烟草、棉花和



西门紀業

封二图注：中图苏联 УЭМБ—100 型电子显微鏡。
①流行性感冒病毒。②一种烟草花叶病病毒。③細菌脫下的壳。
④噬菌体。⑤被噬菌体破坏了的細菌。⑥硫化橡胶沿着平行于层的方向切开的结构。
⑦硫化橡胶沿着垂直于层的方向切开的结构。
⑧鉑的金属衍生物晶体中的原子排列情况。

蕃茄等生病。光学显微鏡是看不見这些病毒的。但是，电子显微鏡却可以看到它們。它象一个巨大的探照灯一样，照亮了微生物世界，暴露了病毒的形态

和生活規律的秘密，使我們认清了敌人，更有效地去消灭它們。封二图①所示为电子显微鏡下拍出的流行性感冒病毒的照片，图②为一种烟草花叶病病毒的照片。

痨病是一种比較难治的病。很久以前，科学家們已經在猜测，引起痨病的結核菌，一定穿着一层又厚又結实的膜，象甲冑一样保护它不受药品的伤害，不怕人体的各种抵抗力。現在，有了电子显微鏡，科学家們已經看見了这层厚膜，研究了它的詳細結構（图③）。不久，他們就会揭穿这副甲冑的秘密，用适当的办法来解除結核菌的武装了。

有一种比細菌还小，但是能把細菌“吃掉”的东西，叫做“噬菌体”。电子显微鏡帮助科学家找到了它們。它們的形状象蝌蚪，有一个圓圓的身体和一条細长的尾巴（图④）。它們包围住細菌，向它进攻，钻入細菌內，繼續生长繁殖，在很短時間內，就使細菌的膜破裂，使細菌死亡（图⑤）。科学家們培养出噬菌体。患痢疾的人服了噬菌体后，两三天内就复原了，比吃药好得还快。

日常生活中和生产部門中都碰到許多性质很不相同的材料。为了了解其中的秘密，就要知道材料的微粒的形状和大小。这里又需要电子显微鏡的帮助。例如橡胶，它們具有彈性，能够伸长或压缩，为了解釋它們的物理性质，便需要了解橡胶中填充料（例如碳黑和碳酸鈣等）的分散状态。图⑥和⑦中是用电子显微鏡照下的一种用超細微碳酸鈣作填充料的硫化橡胶沿着平行于层和垂直于层的方向切开的結構图。

从远古的原子論到近代固体理論，都认为晶体中原子排列成整齐規矩的格架。但由于晶体中原子排列的間距太小（通常只有几个埃到十几个埃），过去只能作間接測量而无法直接目睹。近年来，电子显微鏡已經发展到能分辨 8~10 埃的距离，于是在 1956 年，人們首先用电子显微鏡看到一种金属衍生物晶体中的原子排列情况（如图⑧所示鉑的金属衍生物，其間距为 12 埃）。这个发现是固体物理物质結構方面划时代的发现。尤其是从这个图上看出晶体中原子排列有各种缺陷，这对于研究金属結構和性能有极大意义。

电子显微鏡的应用十分广泛，要把它們一一列举出来是办不到的，所以前面只談了应用电子显微鏡的几个例子。

电子透鏡

大家知道，光学显微鏡中最重要的东西是透鏡。透



图4. 静电透镜。

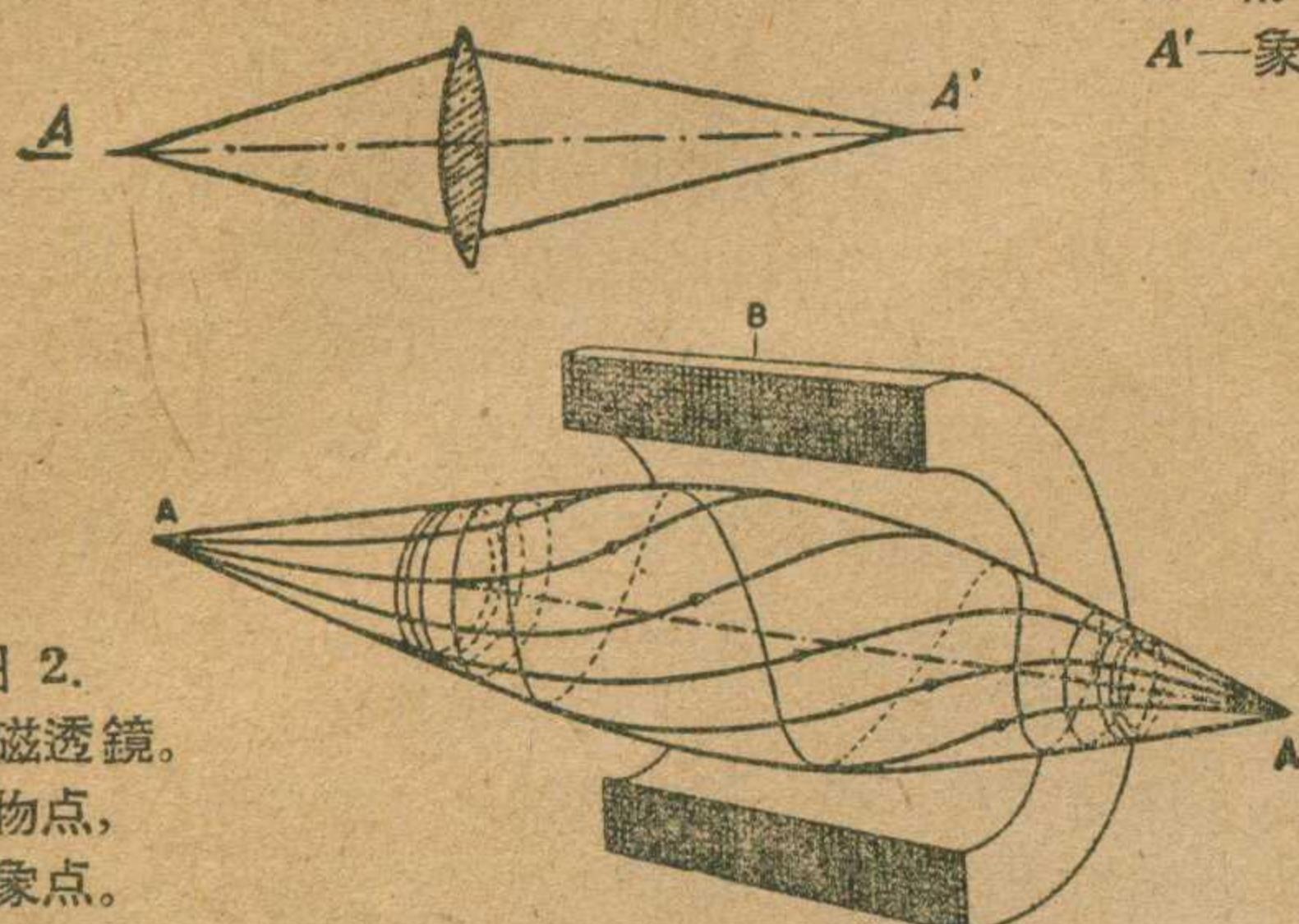


图2.
短电磁透鏡。
A—物点，
A'—象点。

鏡能使光線折射和聚焦，把物体的象放大許多倍。

在电子显微鏡內，最重要的东西是“电子透鏡”。透鏡这个詞是和光学中的情况对比而借用来的。事实上，电子透鏡不是由玻璃或什么别的东西做成的，而只是一个有电場或磁场存在的空間。大家知道，电子在电場或磁场中运动时会受力的作用而改变它行进的方向。因而电子射線通过电子透鏡时也会发生折射和聚焦，就象光線通过普通透鏡一样。

电子透鏡分为电磁透鏡和静电透鏡两种。电磁透鏡是利用通有电流的綫圈造成的磁場使电子射線折射和聚焦。如图1所示，設有一个通电流的长綫圈，在其内部形成均匀的沿軸綫方向的磁場。由于磁場的作用，从某点A发出的角度不大的电子束可以聚焦在另一点A'。这說明均匀磁場对电子束的作用和会聚的玻璃透鏡对于光束的作用相似。但是实验发现，长磁綫圈的成象放大率等于1(即不能放大)。后来人們发现利用通电流的短磁綫圈的磁場(图2)不仅能够聚焦，而且还有放大作用。这种短磁綫圈就可以作为电子透鏡。为了加强磁場，一方面将綫圈外面圍以铁壳，另一方面用高导磁率的铁磁材料作成极靴装在铁壳上(图3)，使得磁場集中在很窄的縫隙中，这样就可以得到焦距很短，会聚作用很强的透鏡。

静电透鏡是利用加有一定电压的圆孔电极造成的电

图1.
长电磁透鏡
和光学透
鏡的对比。
A—物点，
A'—象点。


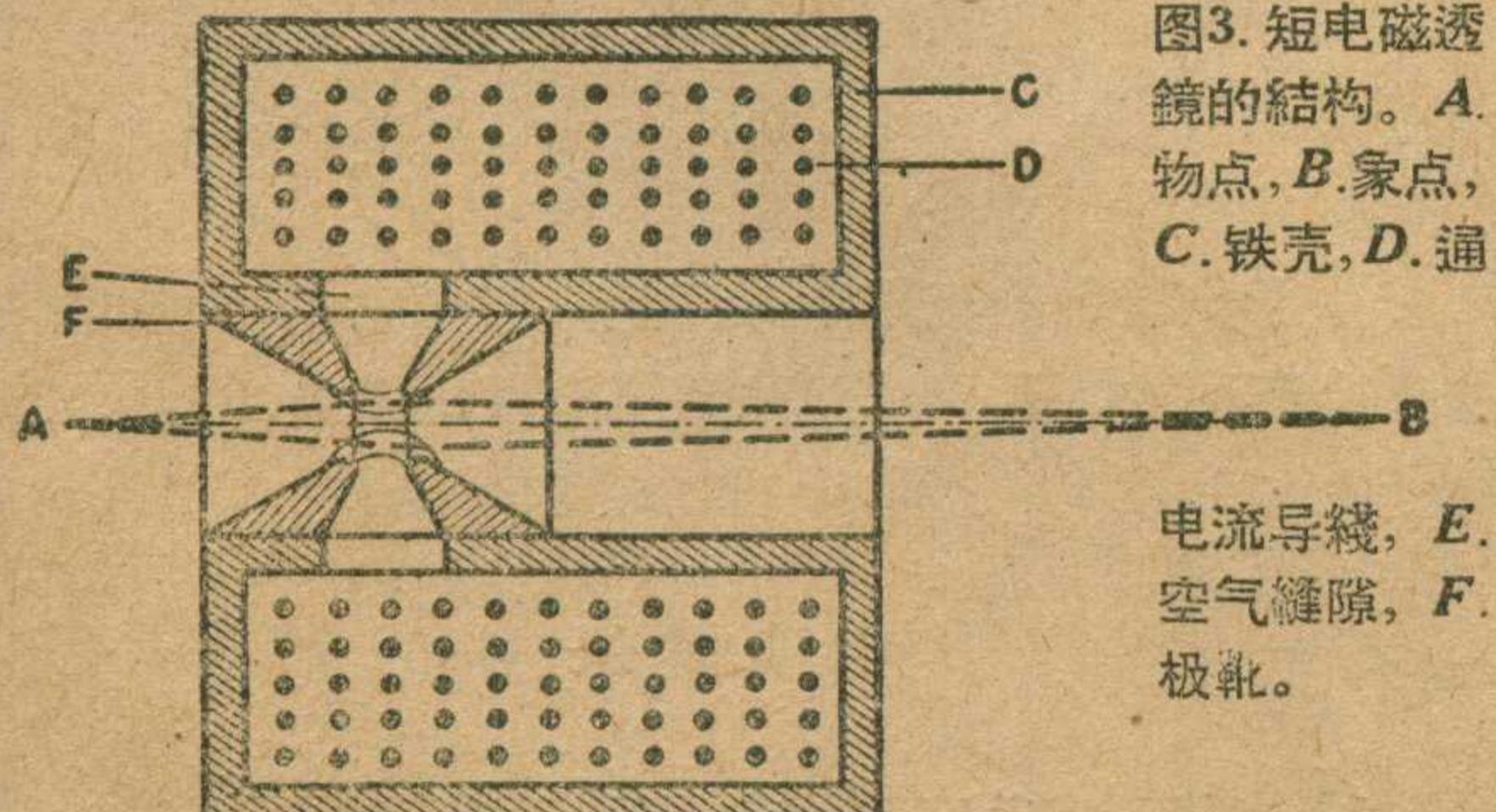


图3. 短电磁透鏡的結構。
A. 物点，B. 象点，
C. 铁壳，D. 通

电流导綫，E。
空气縫隙，F。
极靴。

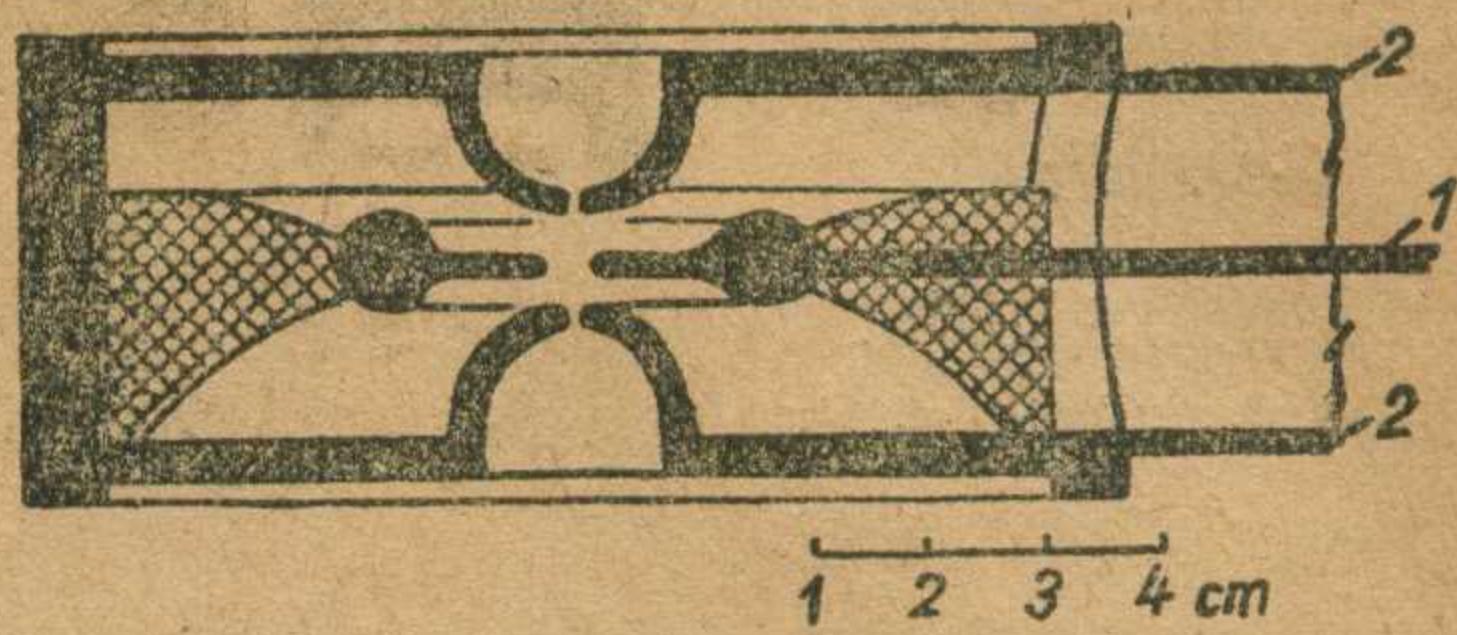

場使电子射線折射和聚焦。这种透鏡的結構如图4所示。中間有一个带圆孔的电极1接到高压上，两边的带圆孔的电极2則接地。电子射線通过这些圆孔时就能发生折射而聚焦成象。


电子显微鏡的基本原理

电子显微鏡和光学显微鏡的基本原理是相似的。在图5中我們將两者作了一个对照。图中a)为由光学透鏡組成的显微鏡，b)为由电磁透鏡組成的电子显微鏡。从电子源1(在图5a中为光源)发出的电子射線，由会聚透鏡2聚成細的电子束(或光束)照射到物样3上。电子束(光束)“透过”很薄的物样，經物鏡4后，造成中間象5，然后再經過投射透鏡6在屏幕上造成終象7。在屏幕上塗有熒光物质，电子射線打到上面时可以使它发光，因而可以直接观察終象，但也可以用照相底片来拍摄电子象。

电子源是一个加热的鎢絲阴极，它发射着电子。发出的电子經過一个控制极(它和电子管的栅极相似，調节控制极电压可以改变电子流的大小)，然后受到阳极加速(通常阳极加速电压高达5万~10万伏)。从阳极小孔出来的电子射線經過会聚透鏡聚焦，照到物样上微小的区域内。

大家知道，光学显微鏡中物体成象是由于光線通过物样时，各处吸收光線的程度不同，于是构成明暗不同的图象。与此不同，

图5. 电子显微鏡和光
学显微鏡的对比。

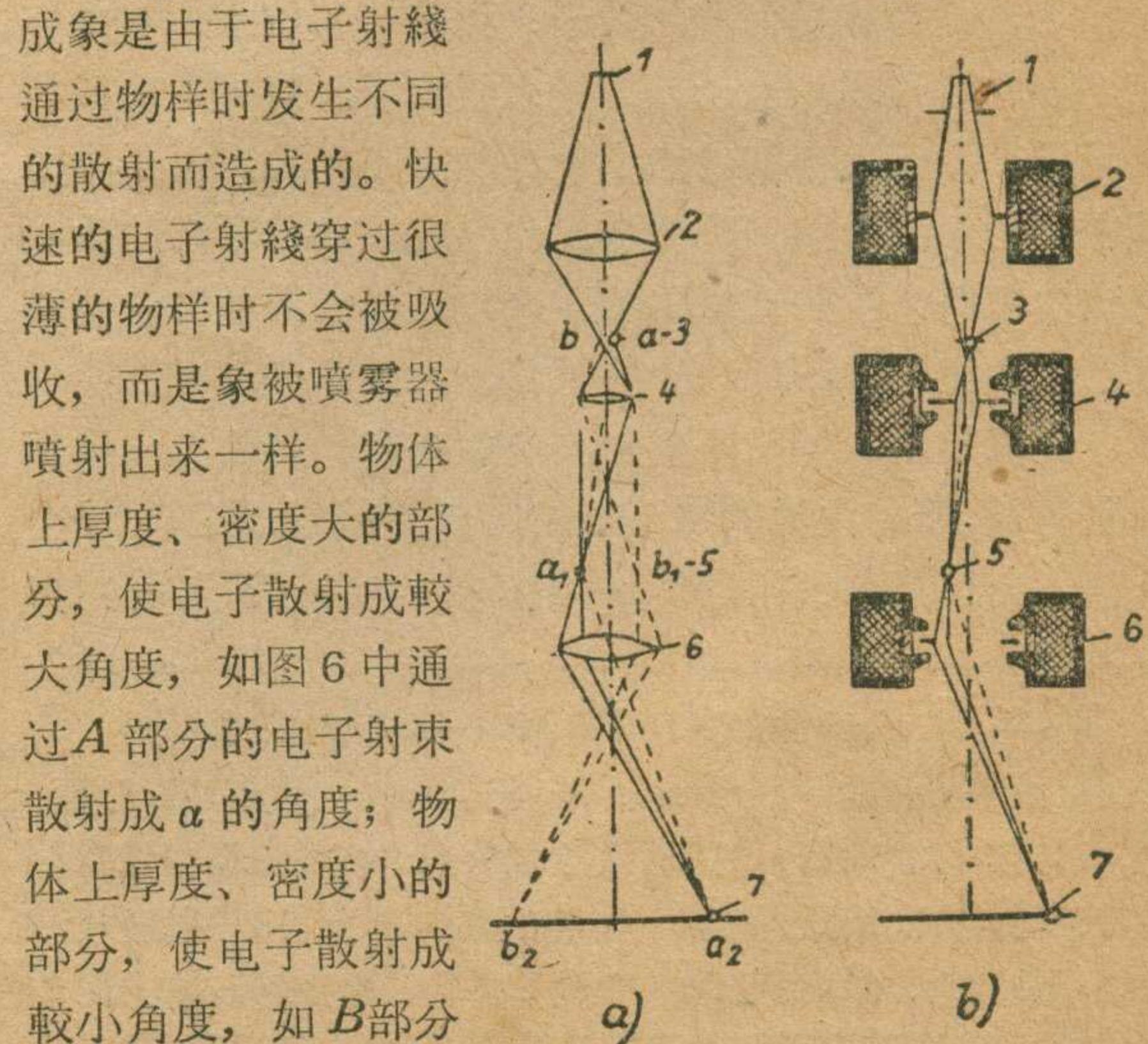

的散射角度为 β 。但是散射出来的电子数目仍然一样多，所以 α 角內的电子密度較小，而 β 角內的电子密度較大。然后我們在物鏡的两极靴中間放一个有小孔的金属薄片（或叫做光闌），小孔的直徑只有0.01毫米。这样，通过光闌小孔的电子数就决定于散射角的大小。物样某部分越厚越密則散射角越大，通过光闌的电子越少，故經物鏡成象后的对应部分亮度越弱（图中的A'点）；反之，若物样另一部分越薄越疏，则成象后对应部分亮度越大（图中的B'点）。于是就形成了明暗不同的图象。

上面只是簡略地介紹了电子显微鏡的基本原理。事实上，它是一个十分复杂和精密的电子仪器。不但它本身构造很复杂很精密，而且它內部还需要保持高度的真空，各个部分所用的电源都需要十分稳定。这就要涉及无线电电子学中的一系列問題。

怎样作 物 样

要用电子显微鏡观察物体，需要先把物体作成試样。最简单的是用支持膜的方法。把含有被研究物体（如細菌、粘土等）的一滴液体滴在极薄的，能被电子穿透的支持膜上（通常用火棉胶膜）。把这层膜放在特制的微孔金属网上，再把带着膜的网放入电子显微鏡的物样杯架上，就可以用电子射線对它进行观察了。

要用电子显微鏡观察不能透过电子的大物体表面（例如鋼鐵的表面），可以采用一种巧妙的印刷的方法，即复型法。如图7所示，把要研究的物样1表面仔細淨化，然后在它上面敷一层透明塑胶2。硬結后，再取下这层薄膜。它就是印下了物样表面結構的复型，可以把它放入电子显微鏡中进行观察。

电子显微鏡的发展前景

最后，我們想談談电子显微鏡有待解决的一些問題

亲爱的作者同志們：自从1961年7月无线电复刊以来，收到了三千多件来稿。这說明你們为普及无线电技术知識付出了辛勤的劳动，对我们的帮助是很大的，非常值得感謝。

根据讀者的意見，本刊今后准备多发表一些无线电新技术通俗介紹，无线电基本知識，以及无线电制作經驗和修理常識。在介绍无线电新技术时，我們希望作者适当地讲些有趣的应用例子，用形象化的描述和图画來說明基本原理，指出今后的发展前景。在介绍无线电基本知識时，象諧振、振蕩、調制、檢波等等，希望作者最好不引用初中程度以上的数学而又能把道理解釋清楚，并且使讀者能熟悉这些方面的典型电路。我們最希望作者写些短小生动的

和它的发展前景。

首先，目前一般的电子显微鏡只能穿透很薄的物样（大約几百埃），現在为要使电子射線能够穿透更厚的物样，已經制出阳极电压高达30~40万伏的高压电子显微鏡，它能觀察厚度为0.1微米的铁的切片、图7. 利用复型法作出試样。1个微米的矿物切片和几个微米的有机物和生物样品切片，这就大大扩充了它的应用范围。

其次，普通电子显微鏡整个鏡筒是抽成高真空的。这样，它只能观察死的样品，而不能看到活的生物。近年来，苏联制成了具有充气显微室的电子显微鏡（УЭМБ—100型，見封二），在这种仪器的物样室中有两层薄膜隔出一个小的气室，所以其中可以放置活的生物样品。利用这种装置已經在电子显微鏡下得出活的細胞的照片。可以預料，利用具有高分辨力的电子显微鏡来观察活的生物样品，将对于生物学和医学的发展带来十分令人鼓舞的前景。

最后，人們正在不断努力改善电子显微鏡的结构和性能，以适应对它的日益增长的要求。例如，增加使物样加热（到1000°C）或冷却（約-180°C）的装置，簡化电子显微鏡的结构使它更广泛地应用到各个部門中等等。

目前电子显微鏡工作者最大的努力是向理論的分辨距离（2~3埃）进军。現在世界上最好的电子显微鏡只能达到6~7埃的分辨距离，要达到理論分辨距离还需要克服許多困难。但是可以相信，在这一方面，必将日益获得更大的进展。新的电子显微鏡将使我們能看到物质更深处的秘密，研究物质更精細的結構，从而使各个科学技术部門得到更进一步的发展。



无线电最新发展和应用的小常識，写些較重要或較难懂的名詞、术语、单位的通俗解釋。对小制作稿件，要求确有实效，图紙正确易懂。写修理常識的稿子时，最好說明迹寻故障的方法，分析故障原因。在想想看一栏中，希望作者能提些有兴趣和有启发性的問題，并附答案。

这些問題要使讀者願意想、有可能想得出。通过想的过程巩固已学过的东西，增加新的知識和經驗。

近来，各地无线电俱乐部、少年之家，在开展无线电运动、提高无线电运动水平方面取得了很大的成績。我們希望你們为本刊推荐一些作者，介紹优秀的制作和富有兴趣的实验。

我們再一次感謝作者对本刊热忱的关心和大力的支持，讓我們共同努力来更好地提高本刊的质量吧！

图6. 电子通过物样时的散射和光闌的作用。

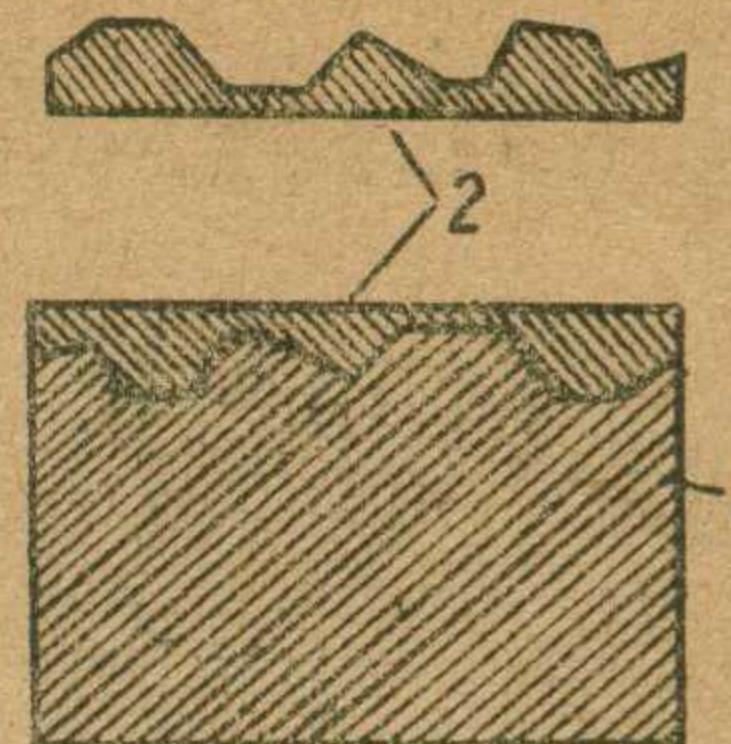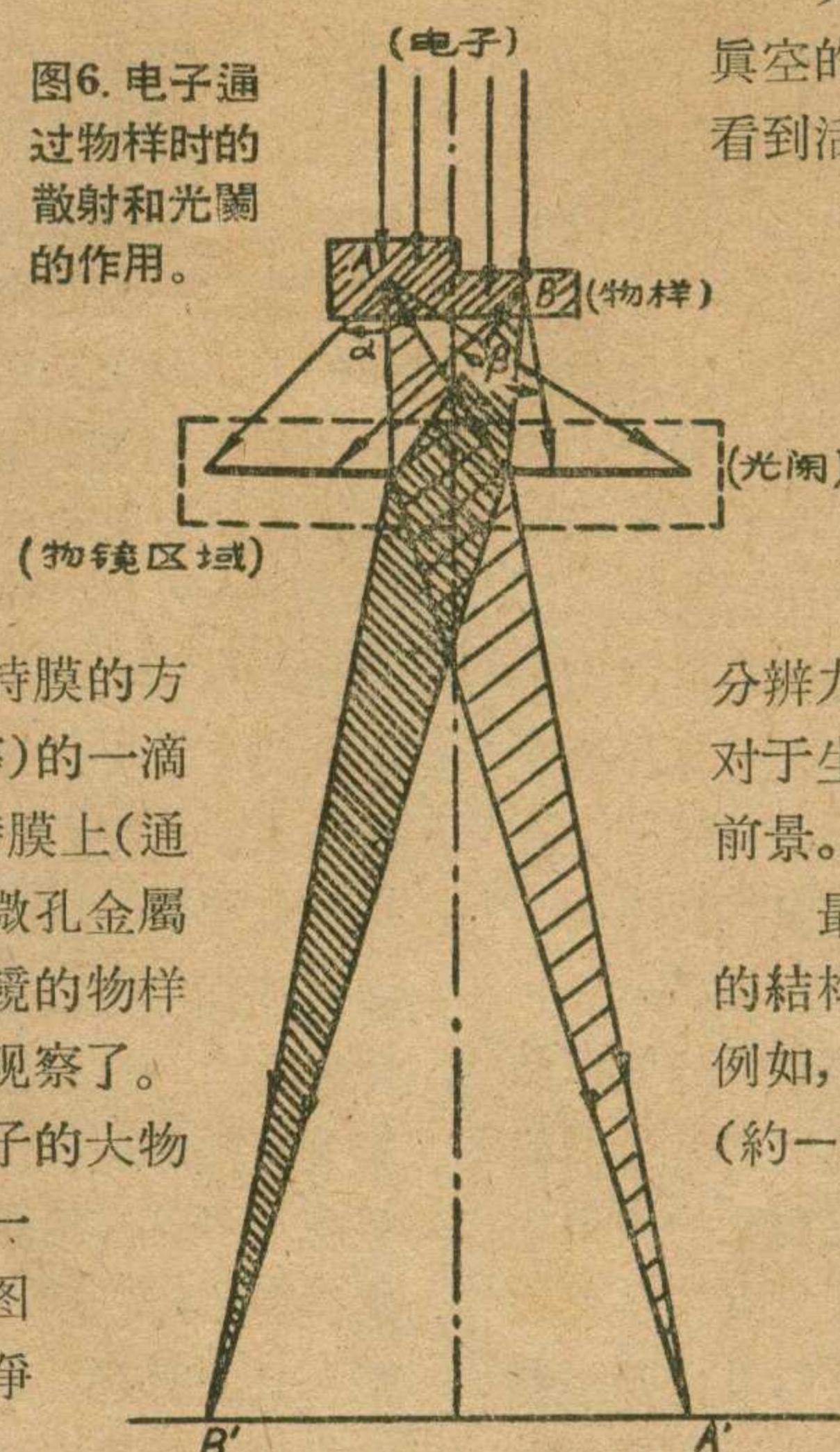

光電管比色計

方 建 安

任何物体都吸收、透过或反射光，熾热的物体本身还能发射出可見光線。經過严格的分析比較，不同物体的这些光特性也是不同的。因此，比較它們的光特性，就可以作一系列的定性和定量分析。典型的例子，例如我們只凭苹果和橘子的顏色，就可直观地把这两种水果區別开来。同样，把一个未知物体和已知物体的色采、光澤度或者透明度等等进行比較，即采用比色分析法，就能测出这个未知物体的許多物理和化学屬性。比色分析法在科学研究中得到了广泛的应用。光电管发明后，实际生产中也广泛利用这种方法的原理进行控制、檢驗。例如在許多食品、化学生产工艺过程中，用比色分析法控制剂量，檢查純度，划分产品等級等等。

在比色分析法中常采用光电管比色計。这里介紹的一种光电管比色計，可用来測定溶液的濃度，它的电路如下图所示。电路中采用一只双三极管 6N1 (6H1Π)，作直流放大用。电表接在双三极管的两个阴极之間。从图中可以看出，两个三极管部分供給电表的电流方向是相反的，当阴极电阻 R_3 、 R_4 上的电压降相等时，通过电表的电流便相互抵消，电表指針不偏轉，我們說这时电路处于平衡状态。調節电阻 R_1 、 R_2 ，可以得到平衡。光电管接在右边三极管部分的屏柵之間，与 R_5 組成一个分压器。当光电管电阻变化时，右边三极管的柵压也变化，改变右边三极管的屏流，因而破坏电路的平衡状态，使电表指針偏轉。光电管电阻受照射到它的阴极上的光通量的控制，所以电表指針的偏轉与光电管接收的光通量有一定的比例关系。这样，用一个标准光源照射待測定的物体，經過这物体透射或反射的光再加到光电管的阴极，就可以根据电表讀数进行比較。

电路中其它元件的作用如下述。电阻 R_6 用来調整电表讀数范围。 R_5 是右边三极管的柵极电阻，如果需要提高灵敏度，可再提高 R_5 的数值，但阻值越大，对外界的电磁干扰也越敏感。在 R_5 两端并联一只 0.02 微法的电容器 C_3 ，可以防止一部分干扰。WY1 (СГ1Π) 是一个充气稳压管，用来稳定电子管的屏压，并使 R_1 、 R_2 、光电管、 R_5 上的电压不受电源电压变化的影响，保证測試結果有較大的精确性。稳压管 WY1 的工作电流选在 10~20 毫安范围内，可用 R_7 来調節。6Z4 (6Л4Π) 为双二极整流管，与 R_7 、 C_1 、 C_2 組成整流滤波电路，供給直流高压电源。

光电管选用 GD-51 (СЦВ-51) 型真空光电管。选择光电管时应考虑以下几点：

1. 灵敏度 光电管的灵敏度对測量結果的精确度影响較大，应选择灵敏度高的应用。一般光电管的灵敏度如下：

真空氧化鋁光电管为20~30微安/流明；真空鎢一鋁

光电管为 60~90 微安/流明；充气氧化鋁光电管为 150~200 微安/流明；充气鎢一鋁光电管为 150~200 微安/流明。

2. 光譜特性 不同的光电管，它們的光譜特性也不相同，也就是說对某一些波长的光特別敏感，而对另一些波长的光則灵敏度显著降低。例如氧化鋁阴极对波长接近 7700 埃的光線（紅外線）和波长为 3500 埃的光線（紫外線）最敏感，鎢一鋁阴极对波长为 4500~5000 埃的光線（藍色和綠色光）最敏感。因此，用可見光作光源时，最好选择对可見光線（如上述的藍光和綠光）灵敏度最大的光电管。


3. 伏安特性 当光通量一定时，光电管产生的电流随光电管阳极电压的升高而增加。但真空光电管有一飽和值，即光通量不变时，阳极电压升高到某一数值以后，电流不再增加。充气真空管沒有这种飽和阳极电压。从这一点看来，采用真空光电管，如果阳极电压选择恰当，对电源电压的穩定度要求可稍低一些。

4. 光电特性 真空光电管的光电流与光通量成正比，而充气光电管在光通量大时便不能保持这种正比关系。

在这个电路中，綜合考慮以上各点后，采用了 GD-51 (СЦВ-51) 型光电管，这是一种真空鎢一鋁光电管。

为了減少外界干扰，光电管的引綫应当用隔离綫，电阻 R_5 和光电管最好加屏蔽。

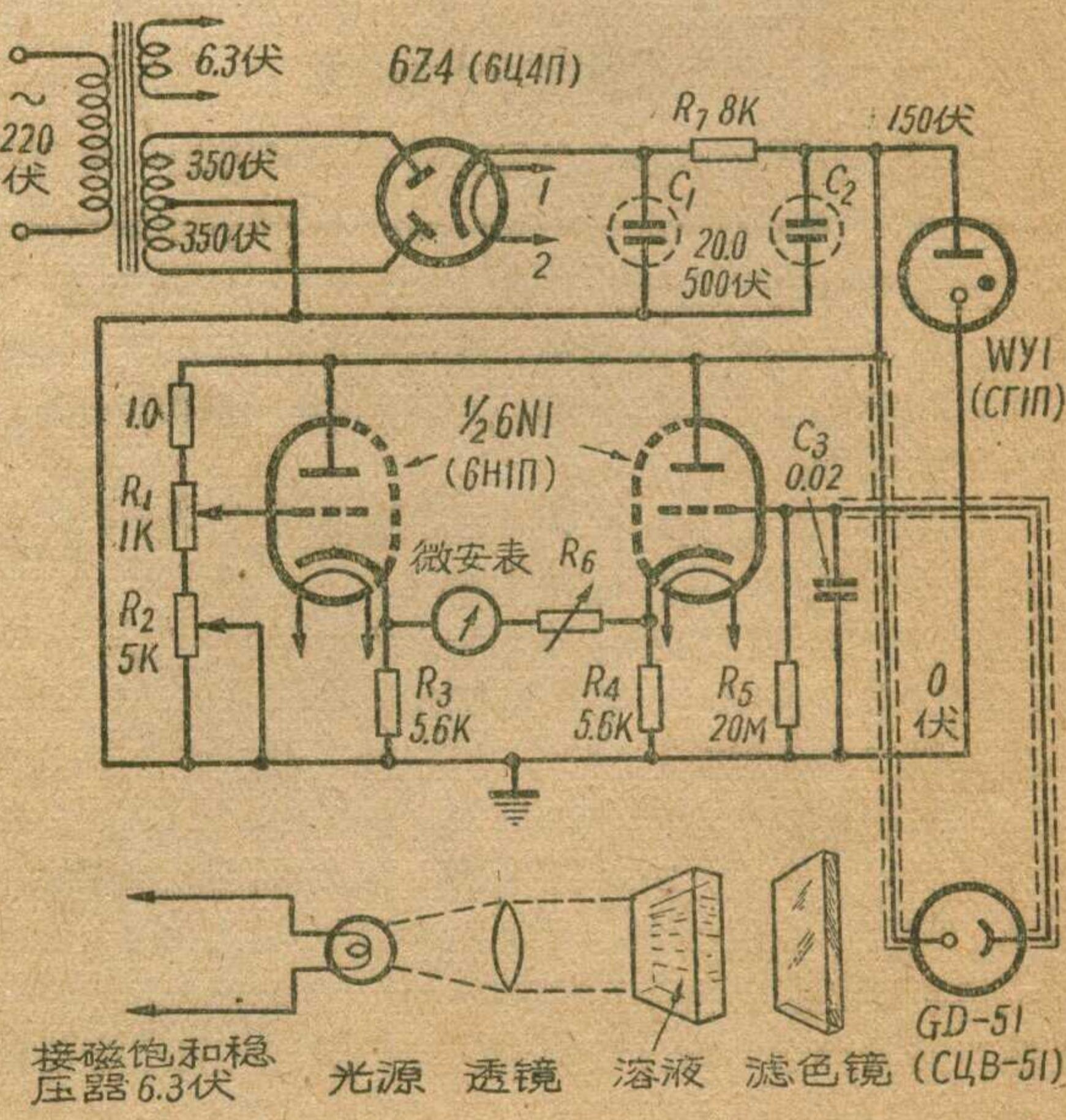使用时，应采用稳定的光源，放在透鏡焦点处，使通过透鏡的光線平行照射到待測的溶液。在溶液与光电管之間放一块滤色片，这样可得到較好的灵敏度。先把光电管完全遮暗，調節 R_1 、 R_2 使电表指針指零。然后把装有空白試样的試管插入，調節 R_6 使电表讀数最大。这样調節好以后，即可把装有已知溶液的試管插入，記下电表上的讀数。取一系列的已知溶液重复上述的試驗，就可以得出一系列的讀数。根据这些讀数和已知的对应的濃度，画出标准参考曲綫。这样，当測出未知溶液的电表讀数后，从这曲綫上就可查出相应的濃度数值了。



輝光管電子限時器

余永茂



限時器能够定时地启开或闭合被控制線路。在一些有时间性限制的设备中，如点焊机、X射线机中，装了限時器就能自动控制开机或停机，十分方便。

这里介绍的一种限時器，工作原理和结构都比較簡單。簡化了的原理图見图1。图1中 V_1 是一个輝光管，与輝光管串联一个继电器 RA 。很明显，当輝光管起輝（导电）后，继电器 RA 就能动作，它的接点就可接通或断开被控制線路。因此，只要控制輝光管的起輝時間，就能达到限時的目的。怎样控制輝光管的起輝時間呢？我們都知道，輝光管起輝，必須在輝光管的阳极和阴极之間加上一个足够大的电压，例如用 $WY1(C\Gamma1\Pi)$ 型輝光管，这个电压就需要 180 伏。低于这个电压，輝光管不能起輝，就不能导电，像一个开关处在开断位置一样。現在的問題，就是怎样使加到輝

光管的阳极和阴极之間加上一个足够大的电压，例如用 $WY1(C\Gamma1\Pi)$ 型輝光管，这个电压就需要 180 伏。低于这个电压，輝光管不能起輝，就不能导电，像一个开关处在开断位置一样。現在的問題，就是怎样使加到輝

光管的电压逐渐增加到起輝电压，并且能控制这段时间的长短。从电路图中可看出，这里是利用电阻 R 和电容 C 来解决時間控制問題的。当开关 K 闭上时，电容器 C 充电。在 C 充电时，电容器两极板上的电荷逐渐增加，而电容器两端的电压等于电荷除以电容量，所以电容器两端的电压是随着电荷的增加而升高的。起輝管与电容器 C 并联，加到起輝管上的电压也就是图中 a 、 b 两点的电压，即电容器 C 两端的电压。很明显这个电压是逐渐增高的。这样，当开关 K 按下后，起輝管不是馬上导电，而是等电容器充电到一定程度后才得到足够的电压，經過一段时间才开始导电。这段时间的长短，可以用电阻 R 和电容 C 来控制。 R 和 C 的数值愈大，则輝光管起輝延迟的时间愈长。

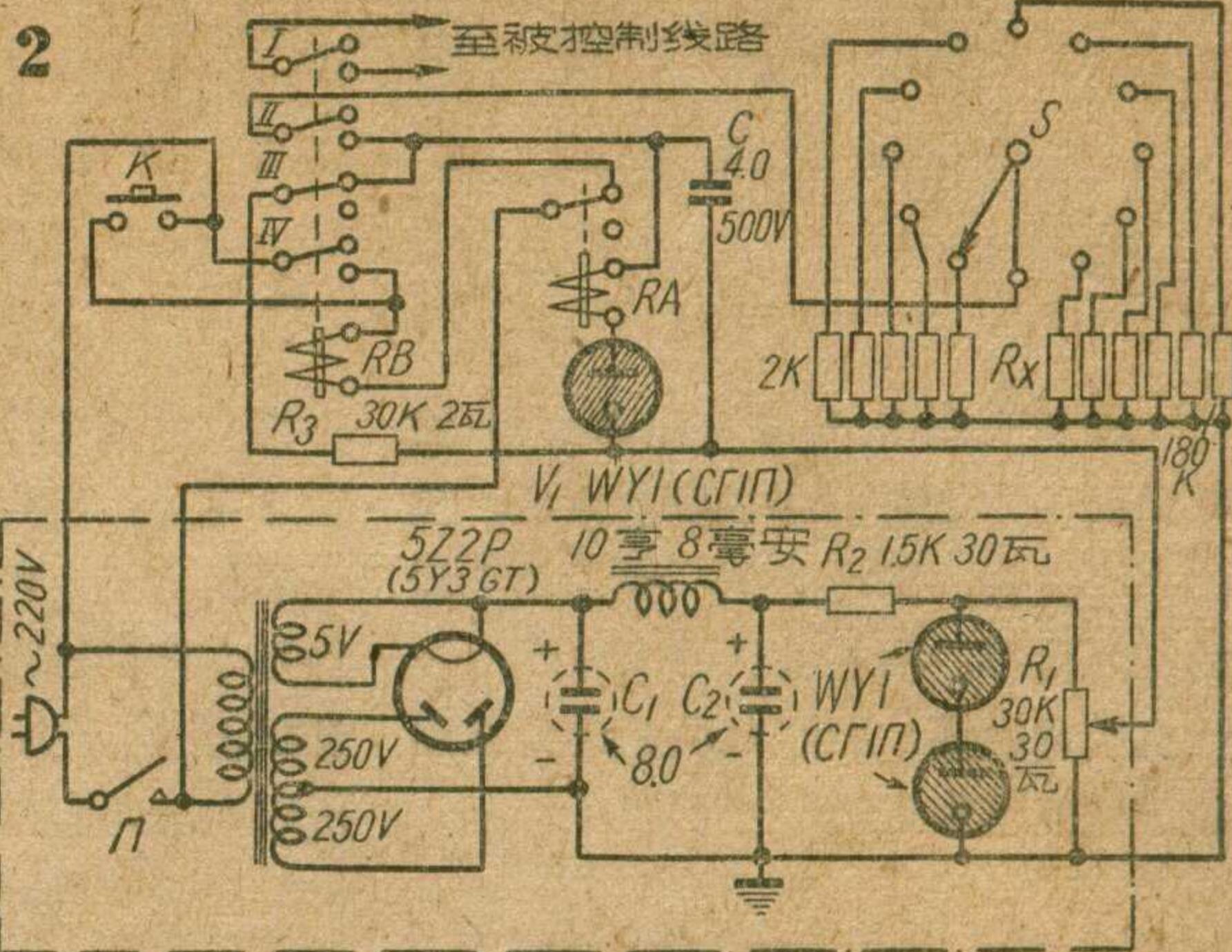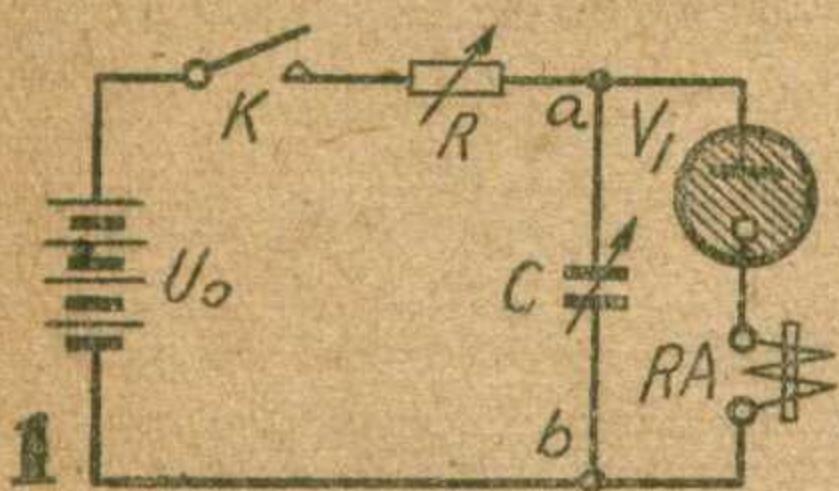实际应用的一种限時器电路見图2。与图1比較，虚線方框内部分相当于一组电池和开关。接通电源后，按电鍵 K ，交流继电器 RB 动作，它的第一組接点 I 便接通被控線路，第二組接点接通电容器 C 的充电电路（充电电压取自 R_1 两端的电压，經 R_x 、旋鍵 S 、接点 II、电容器 C 完成通路），第三組接点 III，切断电容器 C 的放电电路，第四組接点 IV 代替电鍵 K 接通 RB 继电器的电路。輝光管 V_1 与电容器 C 并联，等到电容器充电到足够高的电压后，輝光管导电，继电器 RA 动作，它的接点便切断继电器 RB 的通路，继电器 RB 便釋放，于是它的第一組接点就切断被控線路，第二組接点切断电容器充电电路，第三組接点接通电容器 C 的放电电路，第四組接点切断继电器 RB 的通路。这样，被控線路在电鍵 K



按下后接通，經過一段由 R_x 、 C 、 R_3 等决定的时限，就自动断开。

上面談到，电容器充电时要經過一段时间才能建立起外加的电压。同样，电容器放电时，它两端的电压也不是立刻降到零，这段时间也是与放电电路中的 RC 数值大小有关。在电容器还未降到輝光管的熄輝电压以前，輝光管仍繼續导电， RA 还不能釋放，所以被控線路还不能切断。因此在設計时，除了选择充电电路中的 R_x 、 C 的数值外，还要考虑 R_3 的影响。

旋鍵 S 可改变接入的 R_x ，可以調整限时时间。 R_x 的数值根据需要决定。这个电路的限时范围为 $1/100$ 秒至 8 秒。


电源部分采用两个輝光管作稳定电压用。如果电源电压不稳定，会影响限時器动作的准确性。 R_1 两端的电压达 300 伏，可以調整。

方便的录音监听

录音机加装录音监听设备后，能随时检查录音的效果，以提高录音质量。在国产 810A 型磁带录音机中，只需加接一个电阻 R ，就可达到监听目的，十分方便。

R 的接法如图中虚線所示，它接在 S_{1c} 的中心点与“放”的位置間，阻值为 50 欧 3 瓦。从图中可以看出，电鍵 S_{1c} 旋在“放”位置时， R 被短路，不影响放音。在录音时，揚声器通过 R 并联到输出变压器次級。

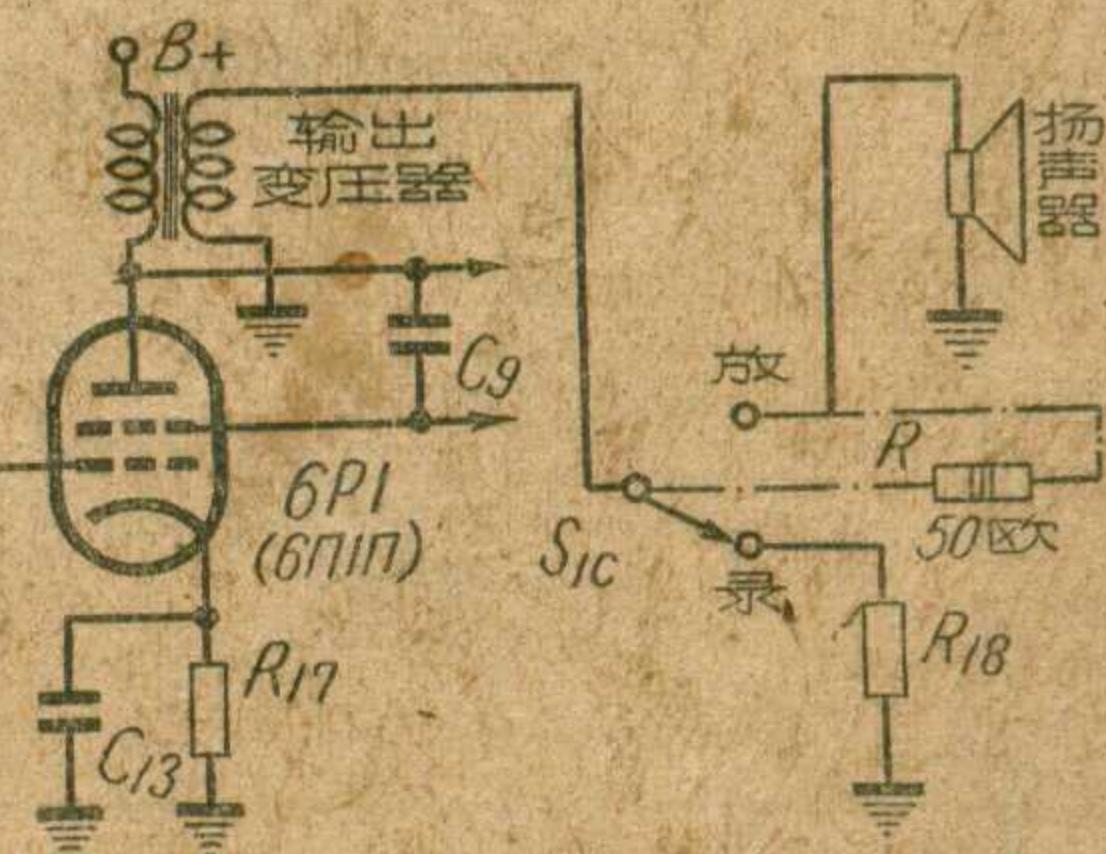电阻 R 最好用半可变式的，应調整得使揚声器有足够的声音但又不引起回輸狂叫。用微音器距录音机一米多远来录音，监听效果良好。(杜振武)



放大器中的负反馈

赵 侠

在放大器中，常常利用负反馈（或叫负回授）来提高各项质量指标，例如减小失真，降低噪声，提高放大器的稳定性等。现在我们就来介绍一下什么是负反馈，谈谈负反馈为什么能够起到这些作用。



为什么要并联一个电容器

首先，我们来看一下图1的放大电路。在阴极电路中接一个电阻 R_K 。流过电子管的直流电流在 R_K 上产生一个电压降，因而使栅极电位低于阴极电位。这就是我们很熟悉的一种取得负栅偏压的方法。但是，为什么要在 R_K 上并联一个电容器 C_K 呢？

我们试着把开关K打开，不把 C_K 接到电路内，看看电路的工作情况是怎样的。

设在放大器的输入端加一个交流信号电压 U_i ，如图2中的曲线1。在信号向正半周变化时，屏流逐渐加大， R_K 上的电压降逐渐加大；信号向负半周变化时，屏流逐渐减小， R_K 上的

电压降逐渐变小。所以栅偏压不是一个固定数值，而是随输入信号

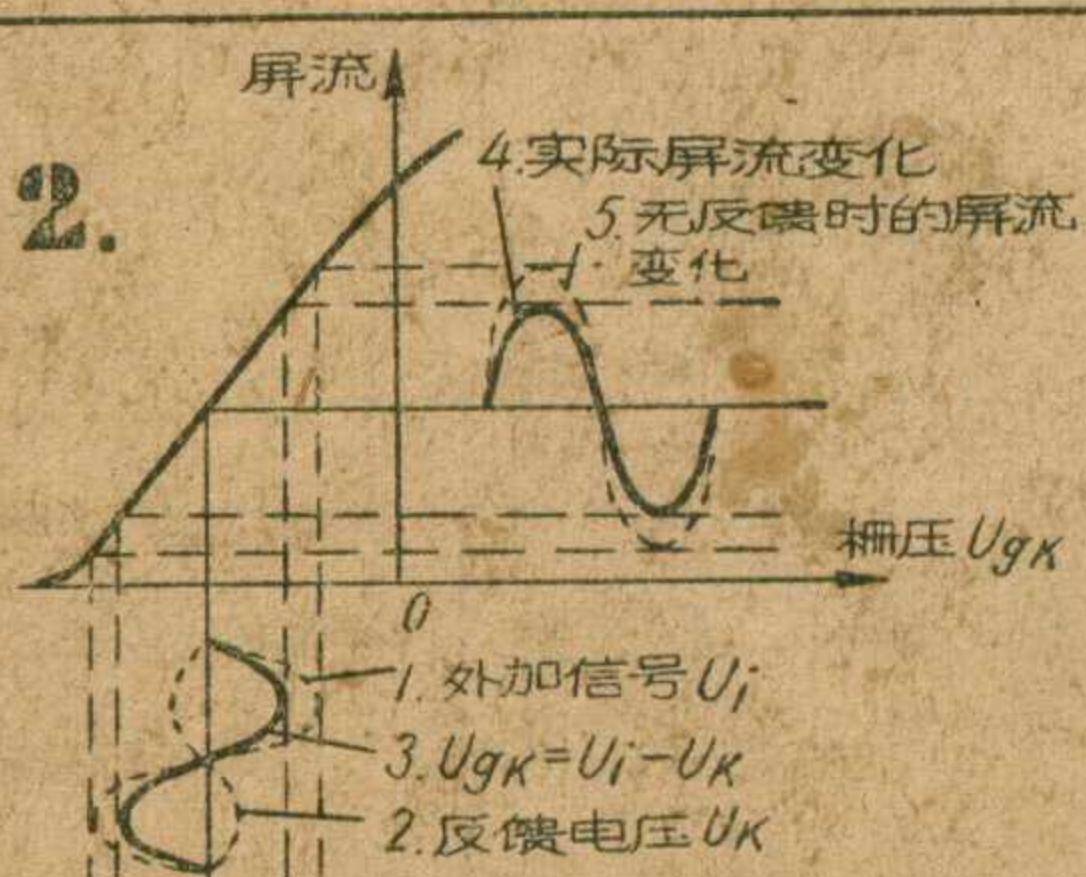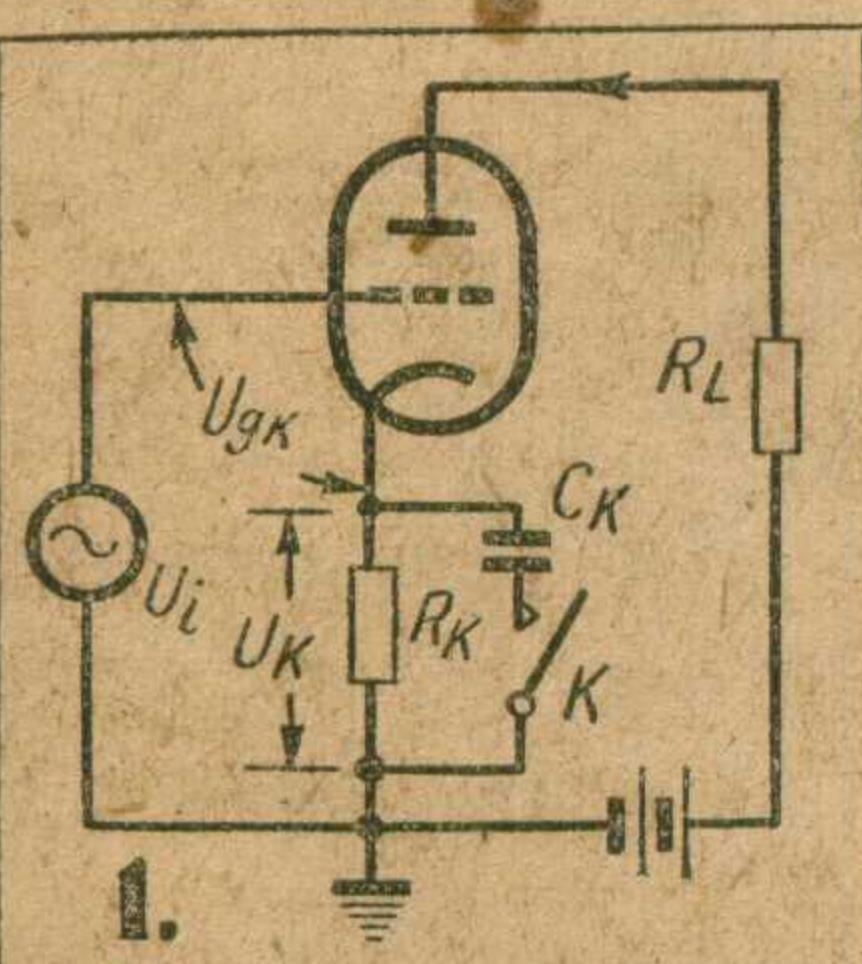


作相应的变化，如图2中的曲线2。由图2可见，实际加在电子管栅极和阴极间的交流电压 U_{gk} （曲线3）是外加信号电压 U_i 减去 R_K 上的交变电压分量 U_K ，比原来的 U_i 的幅度减小了。所以实际得到的屏流变化（曲线4），也比栅偏压为固定值的屏流变化（曲线5）小了。与此相应，电子管的屏压变化（它就是输出电压）也变小了。

在这个例子中，将输出的一部分电压 U_K 再加到输入端，和输入信号一块起作用，就叫做反馈。在这个电路中，反馈电压 U_K 是削弱输入信号 U_i 的作用，使得放大器的有效输入电压 U_{gk} 小于原来的信号电压 U_i ，从而使输出电压比没有反馈时减小，因此，这种反馈就叫做负反馈。反之，如果反馈电压是增强输入信号的作用，从而使输出电压增大，那末，这种反馈就叫做正反馈。从另一方面看，上述电路中的反馈电压 U_K 是和屏流，也就是输出电流成比例的，所以叫做电流反馈。

在许多放大电路中，为了不使输出电压由于 R_K 上产生的负反馈而减小，就在 R_K 上并联一个很大的电容器 C_K 。 C_K 对交流电流的阻抗很小，相当于把电流的交流成分短路了。所以在 R_K 上的电压降就基本上保持不变，建立起固定的栅偏压。由此可见， C_K 的作用是不使电路中产生负反馈，保证输出电压不致减小。

电压负反馈

图3示出了另一种具有负反馈的放大电路。在这个电路中，负反馈不是由 R_K 引出，而是由分压器 $C_R_1R_2$ 引出的。 R_1R_2 的阻值一般甚大于 R_L ，所以仅仅是在电路中加上这两个电阻，并不会对电路有什么显著的影响。但是由于输出电压的一部分由 R_2 的上部反馈到输入端，就使电路的工作

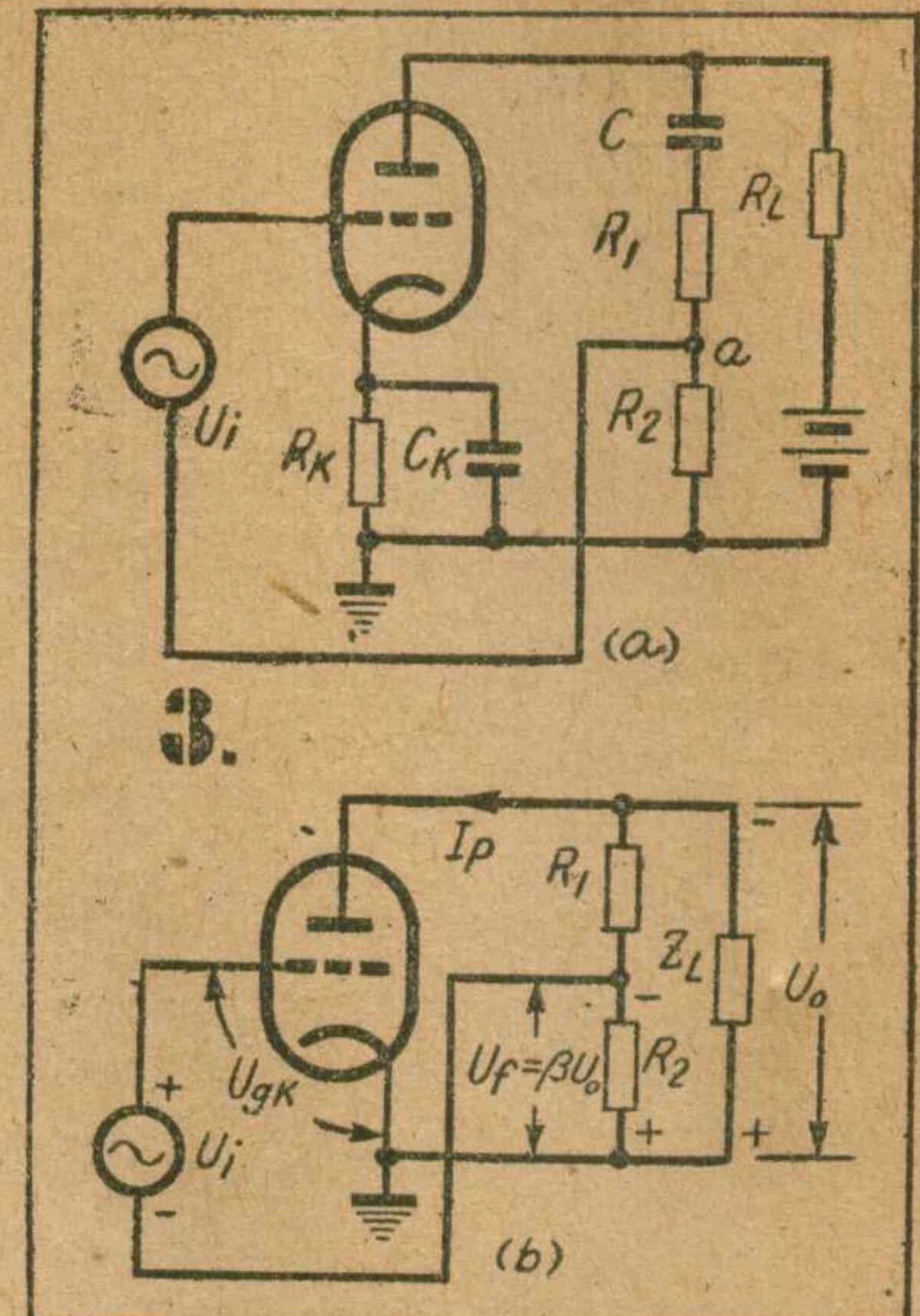

起了很大的变化。 C 是隔直流电容器，它的容量很大，对交流来说可以认为是短路。因此，为了只研究交流分量，我们可以将图3a简化成图3b所示的电路。

由图中可以看到，当输入电压 U_i 在正半周时，上方为正，下方为负，使屏流增加，因而屏流交变分量 I_P 在 R_L 上产生的输出电压 U_o 下端为正，上端为负， R_2 上的反馈电压也是下端为正。反馈电压刚好和输入电压方向相反，抵消了一部分输入电压的作用，所以这时的反馈是负反馈。

R_2 上的反馈电压 $U_f = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_o = \beta U_o$ 。这里 $\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ ，它表示反馈电压和输出电压之比，通常称为反馈系数。由此可见，在这个电路中，反馈电压是和输出电压成比例的，所以叫做电压反馈。

负反馈使放大系数降低多少

放大电路中有了负反馈，和没有负反馈时比较起来，如果输入信号幅度相同，得到的输出信号就要减小。或者说，有负反馈的放大器，它的放大系数降低了。现在我们来看看，负反馈使放大系数降低了多少。

在图3b中可以看到，没有反馈时的放大系数 $K = \frac{U_o}{U_{gk}}$ ，有反馈时的放大系数 $K_f = \frac{U_o}{U_i}$ 。另外， $U_{gk} = U_i -$

βU_o , 由此可見:

$$K(U_i - \beta U_o) = U_o,$$

$$KU_i = U_o(1 + K\beta),$$

所以 $K_f = \frac{U_o}{U_i} = \frac{K}{1 + K\beta}$ 。 (1)

这就是說，由於加了負反饋，放大系數 K 降低到原來數值的 $(1 + K\beta)$ 分之一。很明顯， $1 + K\beta$ 越大，放大系數降低得越多，也就是反饋所起的作用越大。所以 $1 + K\beta$ 是一個很重要的量，通常稱它為反饋深度。 $K\beta = \frac{U_o}{U_{gk}} \cdot \frac{U_f}{U_o} = \frac{U_f}{U_{gk}}$ 代表反饋電壓和實際加在電子管柵極陰極間的有效電壓之比。

(1) 式雖然是對電壓負反饋放大電路導出的式子，但是它對其它方式連結的反饋放大電路也是正確的。在正反饋時， U_β 是使實際輸入電壓增大， $K\beta = \frac{U_f}{U_{gk}}$ 要取負號，這樣 $1 + K\beta$ 小於 1， K_f 就比沒有反饋時的放大系數 K 大了。

非線性失真減小了

前面說了很多，都是說明放大器有了負反饋，就使放大系數降低。這樣，為什麼在電路內還要用負反饋呢？這因為，雖然在許多放大器中採用負反饋會使放大系數降低，但在其它方面卻可以得到很多好處。現在我們就舉幾個例子說明負反饋的好處。



負反饋可以使非線性失真減小。我們看一下圖 4。假定原來輸入的信號是一個上下對稱的正弦波 U_i ，由於電子管屏流對柵壓 U_{gk} 的特性曲線的非線性，使得輸出電流成為不對稱的了。如圖中的曲線 1，曲線上半部分對應於輸入信號的正半周，這時所得到的輸出交流電流幅度較大，曲線下半部分對應於負半周的電流幅度就比較小。如果我們把輸出取出一部分送回到放大器的輸入端，並使它和原輸入信號方向相反，也就是加一個負反饋，這樣， U_i 和 U_f 相減所得到的實際輸入電壓 U_{gk} 就是一個不對稱的信號，正半周幅度小，負半周幅度大。這樣就使得輸出的不對稱程度減小了（曲線 2），也就是說減小了非線性失真。

由圖可見，雖然曲線 2 比曲線 1 幅度

小一些（放大系數減小），但是形狀却更接近於輸入信號了。

頻率失真減小了

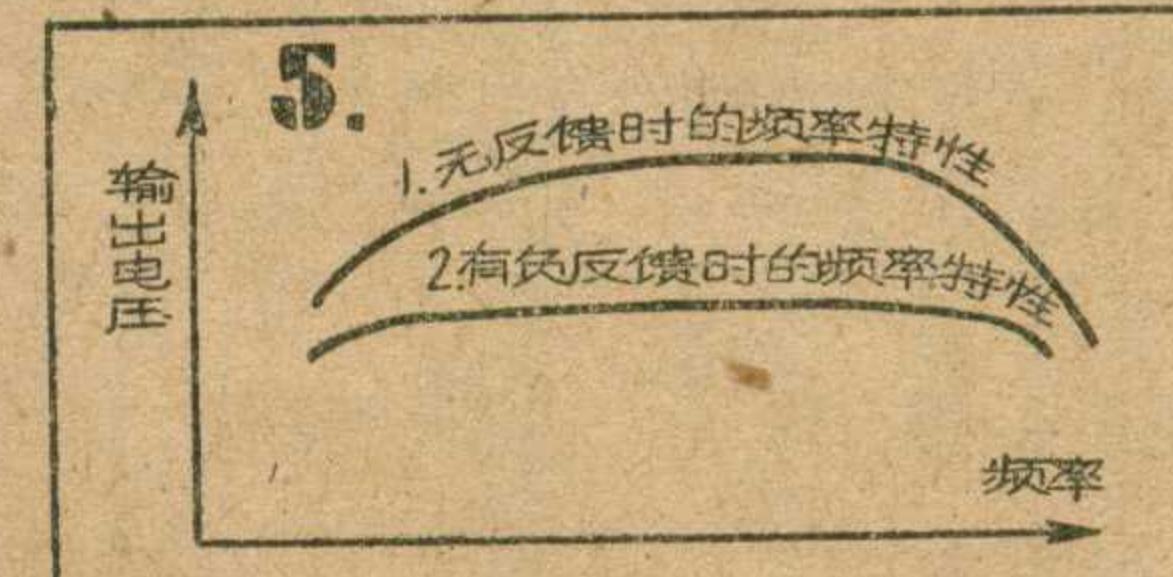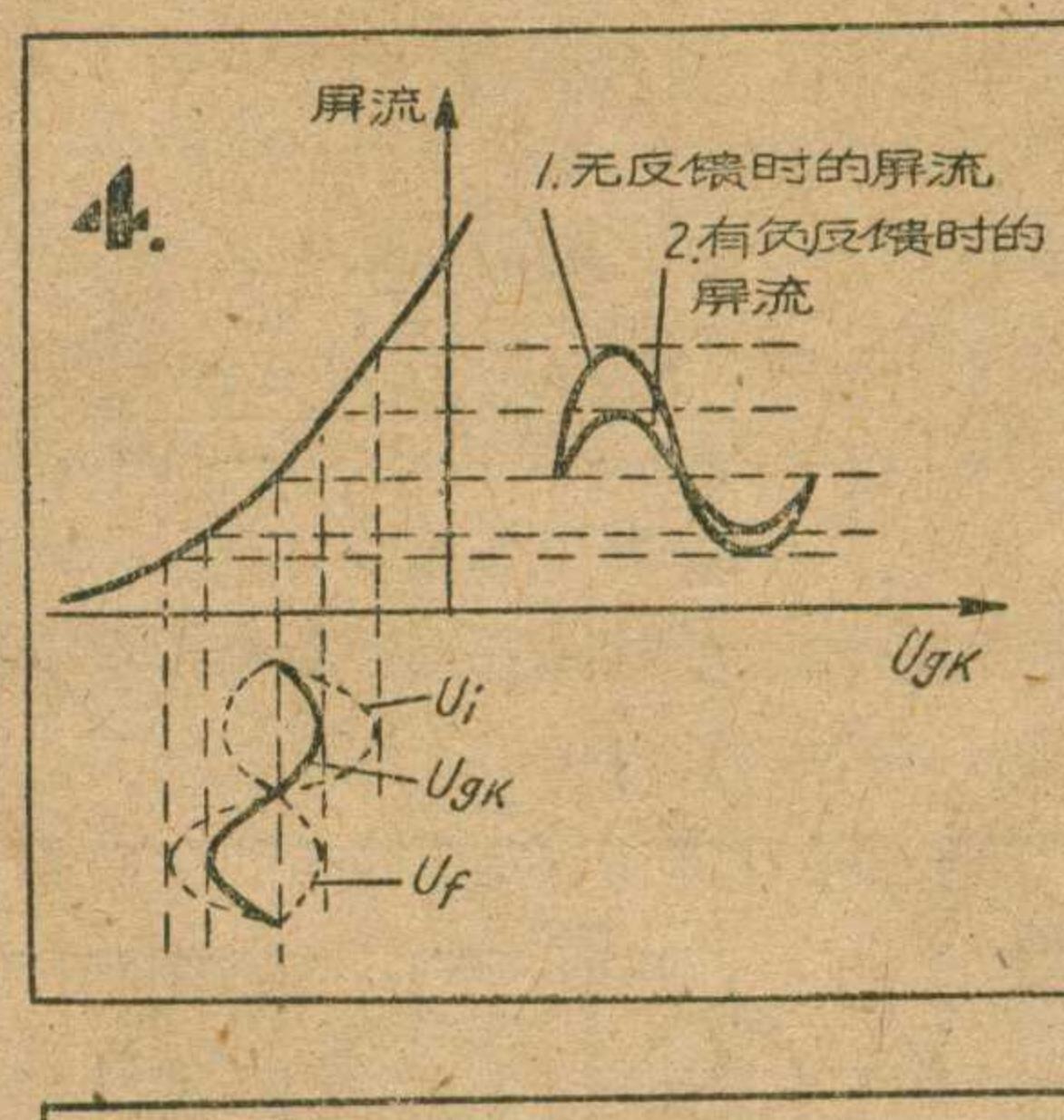放大器對不同頻率的信號，放大是不均勻的。在輸入信號幅度相同時，頻率過高或過低，輸出電壓都要減小，如圖 5 的曲線 1 所示。這條曲線叫做放大器的頻率特性曲線。由於頻率特性不均勻，就產生了頻率失真。加上負反饋後，將使各個頻率上的輸出電壓普遍降低。但是在高頻和低頻段，由於輸出電壓本來較小，因而反饋電壓也較小，和中頻區域比起來，這時使輸出電壓減小的程度就小一些，如圖中曲線 2 所示。曲線 2 表示，有負反饋時，放大器對不同頻率的信號的放大要均勻一些，於是就減小了頻率失真。



穩定輸出信號和改變輸出電阻

根據實際需要不同，可以利用不同的負反饋（電壓或電流）來穩定輸出信號，改變放大器的輸出電阻。電壓負反饋能穩定輸出電壓，使輸出電阻減小。這樣，在電源變化、負載變化、或更換電子管時，輸出電壓變化就可以小一些。電流負反饋則相反，它能使輸出電流穩定，使輸出電阻增大。現在就以電壓負反饋為例談談這個問題。

當輸出電壓因某種原因發生變

化，例如因負載電阻的減小而減小時，反饋電壓 U_f 也就減小，從而放大器的實際輸入電壓 ($U_{gk} = U_i - U_f$) 增加，使得輸出電壓回升。也就是使輸出電壓保持穩定不變。從式 (1) 的公式可以看到，如果 $K\beta \gg 1$ ，那末

$$K_f \approx \frac{K}{K\beta} = \frac{1}{\beta}.$$

放大系數就只決定於反饋系數，而與放大電路的其它參數沒有關係。所以電源電壓和負載等等發生變化都不會影響放大系數，輸出電壓就比較穩定了。有線廣播機常常採用電壓負反饋來穩定輸出電壓，這樣，當用戶喇叭的數目改變時，輸出電壓可以保持不變。

輸出電壓穩定度的提高，就意味著輸出內阻減小。我們知道，電子管放大器的放大系數

$$K = \frac{\mu R_L}{r_i + R_L} \quad (2)$$

式中 r_i 是電子管的內阻， μ 是電子管的放大因數。將式 (2) 代入式 (1)，得到

$$\begin{aligned} K_f &= \frac{\frac{\mu R_L}{r_i + R_L}}{1 + \frac{\mu R_L}{r_i + R_L} \beta} \\ &= \frac{\mu R_L}{r_i + R_L + \mu \beta R_L} \\ &= \frac{\frac{\mu}{1 + \mu \beta} R_L}{\frac{r_i}{1 + \mu \beta} + R_L}. \end{aligned} \quad (3)$$

將式 (2) 和 (3) 加以比較可知，採用電壓負反饋後，電路中好象是接用了另一個等效電子管。這個等效電子管的放大因數從原電子管的 μ 降低到

$$\mu' = \frac{\mu}{1 + \mu \beta}, \quad (4)$$

而內阻（也就是輸出電阻）由原電子管的 r_i 降低到

$$r'_i = \frac{r_i}{1 + \mu \beta}. \quad (5)$$

由此可見，如果改變反饋的深度，即改變 β 的值，就可以改變輸出電阻。利用這種辦法，舉例說，就可以使放大器和後面的電路匹配。

利用負反饋放大器 获得阻抗匹配

普通线路阻抗为600欧。但有些音频振荡器的输出阻抗不等于600欧。为了对线路及载波有线广播中的滤波器等进行测试，必须使振荡器的输出阻抗和它们相匹配。为此就要加一装置以获得匹配，并且保证一定的输出电压（15伏以上）。

可以加一匹配网络来进行匹配，但它有衰减，输出电压常不能满足要求。用变压器也能达到阻抗匹配的目的，但它的造价高，同时很难做到较宽频率的放大。利用简单的阻容耦合放大器，加以适当的负反馈，可以作为阻抗匹配装置。它既能达到匹配，又能保证足够的输出电压。

图1绘出了电压负反馈放大器的原理图。这时电子管的等效内阻 r'_i 将降低：

$$r'_i = \frac{r_i}{1 + \mu\beta}, \quad (1)$$

式中 μ 是电子管的放大因数， r_i 是电子管的内阻， $\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ 是反馈系数。由上式可见，反馈越深（ β 越大）， r'_i 降得越低。把上式中的 β 解出得：

$$\beta = \frac{r_i - r'_i}{\mu r'_i}. \quad (2)$$

从（2）式可以看出，当电子管选定时（即 r_i 和 μ 已知），可以根据所需要的有效内阻 r'_i 来选取反馈系数 β 。

除了上面所举的例子以外，采用负反馈还可以减低放大器的噪声。利用不同的连接反馈电路的方法，还可以使放大器的输入电阻增加或减小，以符合实际的需要。例如，在许多测量用电子仪器的放大器中，为了减小测量仪器对被测设备的影响，常常采用串联负反馈来提高输入阻抗。

由前面所讲的可以看到，采用反馈来改变放大器特性的基本原理在于

图2画出了一个实际线路。为了获得足够的输出，采用了两个6П1П并联。图中 C_1, C_2 为隔直流电容器， R_{ac} 为反馈用的电位器， R_L 为屏极负载电阻，虚线所示的 R 代表所测线路或设备的电阻。


从6П1П管的特性表中查出内阻为42.5千欧，互导为4.9毫安/伏，放大因数为 $42.5 \times 4.9 = 208$ 。两管并联后的总内阻等于单管时的一半，即 $r_i = \frac{1}{2} \times 42.5 = 21.25$ 千欧。

我们选用屏极负载电阻 $R_L = 1.2$ 千欧。为了获得匹配，必须使放大器的输出电阻，即 r'_i 和 R_L 并联的电阻（ R_{ac} 很大可以忽略不计）等于外阻 $R = 600$ 欧。也就是说

$$\frac{1}{r'_i} + \frac{1}{R_L} = \frac{1}{R},$$

$$\text{因而 } r'_i = \frac{RR_L}{R_L + R} = \frac{600 \times 1200}{1200 + 600} = 1200 \text{ 欧。}$$

把这些 r_i 、 r'_i 和 μ 的数值代入（2）式得

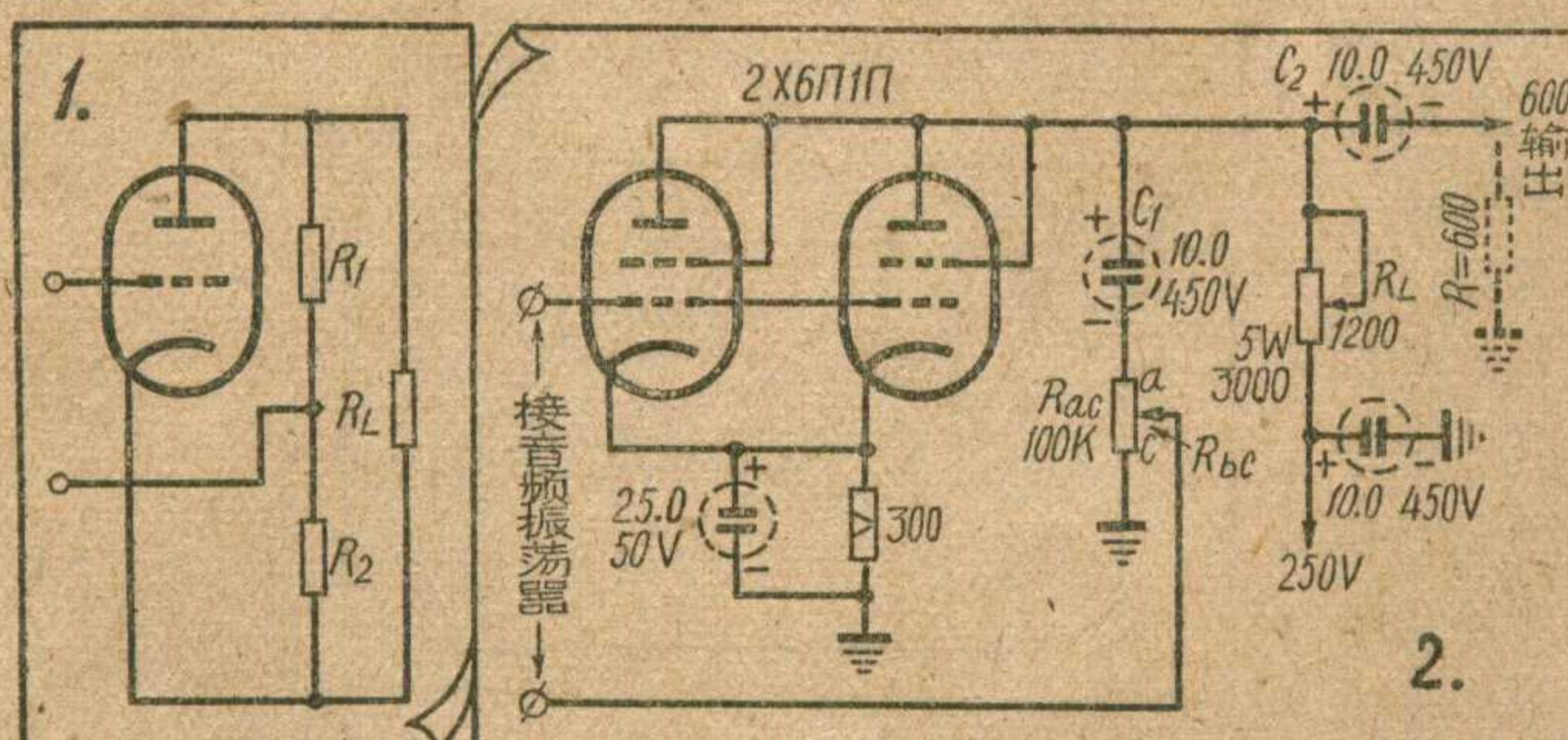

使放大器的实际输入信号和原输入信号不同。采用负反馈后使放大器的若干指标得到提高，但是放大器的输出电压和放大系数都减小了。这就是我们所付出的代价。为了使放大器在加负反馈后的输出和放大系数保持原值，就需要增加放大器的级数。

最后，我们要着重指出，为了使负反馈能有效地改善放大器的各项指标，放大器各级的容许输入信号应设计得有一些富余。我们以负反馈对频

$$\beta = \frac{r_i - r'_i}{\mu r'_i} = \frac{21.25 - 1.2}{208 \times 1.2} = 0.08.$$

即需要有 $\beta = 0.08$ 的负反馈才能满足要求。因为反馈电位器 $R_{ac} = 100$ 千欧，所以应把电位器调整到 $R_{bc} = 100000 \times 0.08 = 800$ 欧。

选定 β 以后，应计算一下该反馈放大器的放大系数 K_f ，看是不是能满足要求。设 V 是音频振荡器的输出电压，必须使

$$K_f V > 15 \text{ 伏。}$$

在图2的线路中，当 $\beta = 0$ 时，即没有反馈时的放大系数为

$$K = \frac{\mu R'_L}{R'_L + r_i},$$

其中 R'_L 应该是等于 R_L 和 R 的并联结果：

$$R'_L = \frac{R_L R}{R_L + R} = \frac{1200 \times 600}{1200 + 600} = 400 \text{ 欧。}$$

$$\text{因而 } K = \frac{208 \times 400}{21250 + 400} = 4.06.$$

当有反馈，而 $\beta = 0.08$ 时

$$K' = \frac{K}{1 + K\beta} = \frac{4.06}{1 + 0.08 \times 4.06} = 3.07.$$

由此可见，如果音频振荡器输出大于5伏，就可以满足要求。上述线路经实验证明可以满足匹配的要求，在20赫~100千赫的范围内，输出电压不低于15伏。

如果计算出的 K_f 不够大，可以把屏极负载加大些以增大输出电压，同时要重新计算 β 以使输出电阻为600欧。

（屏比）

率特性的改善为例来说明这一问题。前面已经说过，当原输入信号 U_i 的幅度不随频率而变时，放大器的实际输入信号 U_{gk} 在频率较低和较高的区域要比在中频区域大一些，从而使频率特性变得比较均匀。如果电子管在中频区的输入信号已经是最大容许值了，那末，在频率较低或较高的区域，虽然实际输入电压 U_{gk} 加大了，但是也不能使输出进一步增加，因而也就不能得到预期的效果。

一个电路的輸入阻抗是指从电路輸入端看进去的阻抗，例如图1a中从 aa' 端向右看过去的阻抗 Z_i 。对于一般常见的电路，如果在它的輸入端加上一个具有內阻 R_s 的信号电源 E_s ，测得輸入端的电压是 U_i ，輸入电流是 I_i ，那末这个电路的輸入阻抗就是 $Z_i = \frac{U_i}{I_i}$ 。因此，对于信号源來說，加上图1a中 aa' 端右边的电路就和加上一个阻抗 Z_i 一样，如图1b所示。

一个电路的輸出阻抗是指从电路输出端看进去的阻抗。例如，如果在图1a电路的輸出端不接負載 Z_H ，而是接一个內阻为 R 的电源 E ，在輸入端除去信号源 E_s ，而只是把信号源的內阻 R_s 留在那里，就成为如图2那样的电路。图中輸出端电压 U_0 和电流 I_0 之比，就是这个电路的輸出阻抗 Z_0 ，即 $Z_0 = \frac{U_0}{I_0}$ 。从負載的角度来看，这个电路是負載的信号源，而輸出阻抗就相当于这个信号源的內阻抗。


輸入阻抗和輸出阻抗的意义非常重要。大家知道，实际的无线电设备都是由好几个电路部分組成的。当一个设备中的前一級电路和后一級电路連接时，或者是一个无线电设备和另一设备連接时，各級之間或不同设备之間就会相互发生影响。如果不很好考虑前后电路的输出輸入阻抗的話，将会破坏各电路的最佳工作状态，使电路的工作效率降低，性能变坏，甚至使电路不能工作。下面分別从几个主要方面略加介紹。

1. 最大功率傳輸問題。大家知道，当一个負載接到电源上时，只有当負載阻抗等于电源內阻时，才能从电源

檢驗时按图1接好电路。图中待檢驗的晶体管为PNP型，如果为NPN型，电池的正负极接綫要掉換。

先将电位計 R_3 箭头向上旋到电阻为零的位置，按下电鍵 S 后，逐渐增加 R_3 的阻值，毫安表电流讀数平滑上升，如图2曲綫所示，则說明


輸入阻抗 和 輸出阻抗

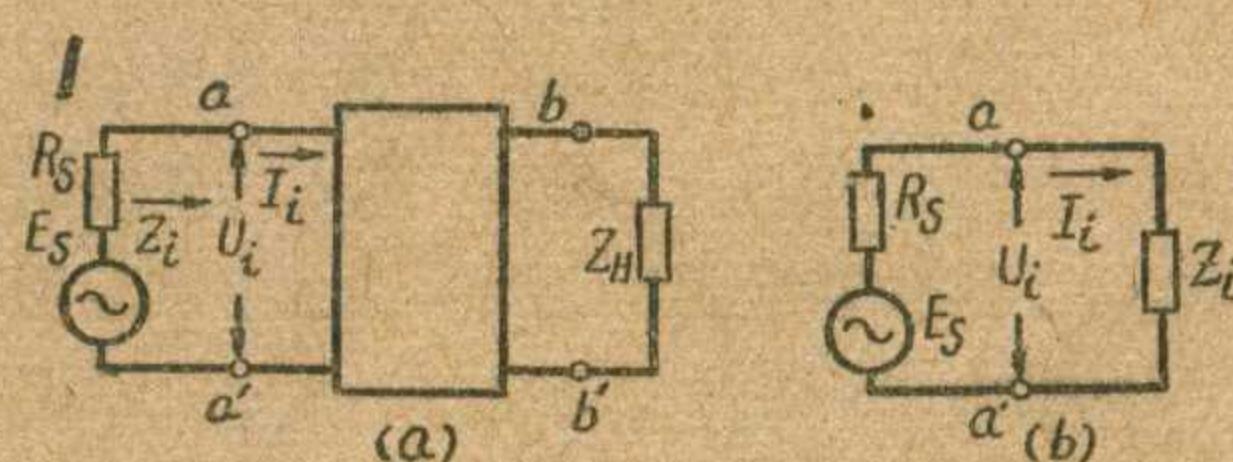

得到最大的功率。当两級电路連接起来时，对后一級來說，前一級的輸出阻抗就相当于信号电源的內阻；而对前一級來說，后一級的輸入阻抗就相当于它的負載阻抗。所以为了得到最大的功率傳輸，就要使后一級的輸入阻抗等于前一級的輸出阻抗。否则傳輸到后一級的功率就要减小。

2. 頻率特性問題。如果一个电路的輸入阻抗，例如图1中的 Z_i ，是随着頻率而变化的，那么，虽然信号源的 E_s 的幅度和 R_s 保持不变，輸入电压 U_i 也是要随着頻率而变化的（因为 $U_i = \frac{E_s Z_i}{R_s + Z_i}$ ）。这样就产生了頻率失真。

例如有一个电唱机，拾音器和电子管放大器的輸入端相接。由于电子

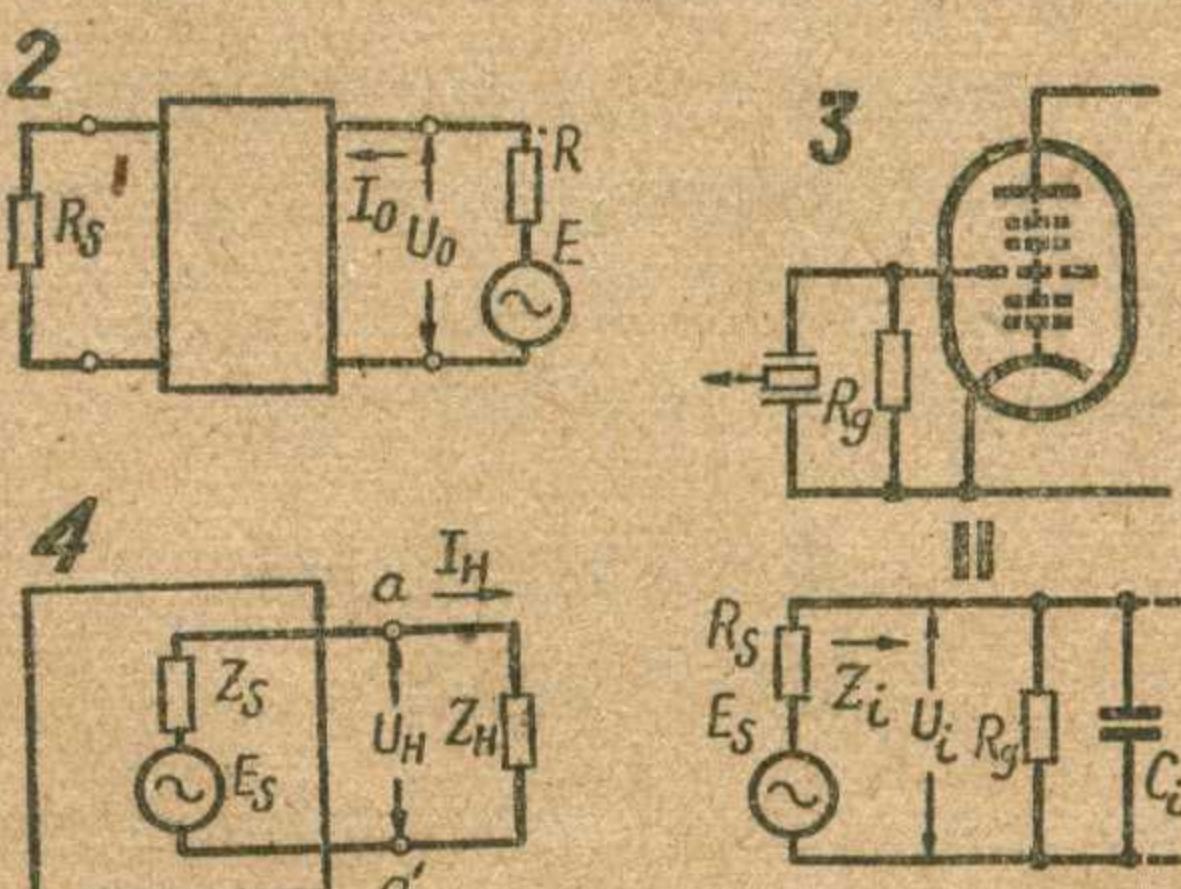


管极間电容的影响，它的輸入阻抗为电容性的，可表示成图3那样。 C_i 表示电子管輸入端的等效电容，它的电抗为 $X_{ci} = \frac{1}{2\pi f C_i}$ ，这里 f 是信号的頻率。由于 X_{ci} 是随着頻率的增高而减小，所以由 R_g 和 C_i 并联而形成的輸入阻抗 Z_i 也随着頻率的增高而减小。这就是說，即使从拾音器輸出的各頻率的电压完全相同，但加至电子管輸入端的电压却是随着頻率的升高而降低的。

3. 輸出电压的穩定問題。前面說过，对于負載 Z_H 來說，前一級电路就相当一个信号源。这个信号源可以象图4那样用一个等效电源 E_s 和內阻 Z_s 来表示。这里 E_s 等于信号源在无負載时，即輸出端 aa' 开路时所量得的电压， Z_s 等于电路的輸出阻抗。在图4的电路中，如果 Z_H 是固定不变的話，那末 U_H 当然也固定不变。但是如果 Z_H 随着时间而变化（例如有綫广播綫路接入的喇叭有时多有时少），或隨頻率而变化（如一般收音机中的喇叭），那末，輸出电流 $I_H = \frac{E_s}{Z_s + Z_H}$ 就要变化，这个电流通过內阻的电压降也要变化，因而使輸出电压 U_H 不稳定。很明显，輸出阻抗 Z_s 越小，同样的 I_H 变化在 Z_s 上产生的电压降变化越小，輸出电压 U_H 的变化也越小，也就是輸出电压 U_H 越稳定。如果 $Z_s = 0$ ，那末不論 Z_H 如何变化，輸出电压总是保持不变，并等于 E_s 。因此，为了保证輸出电压稳定，常常希望电路的輸出阻抗越小越好。例如在有綫广播机中，常常利用負反饋來減小有效輸出阻抗，使輸出电压保持稳定。（承恒）

2. 电位器 R_3 阻值不变，但毫安表指針不断緩慢地上升。这种晶体管只能工作很短的时间，以后增益将急剧下降，并产生很强的噪声；

3. 在檢驗時用手輕輕敲打晶体管，毫安表电流急剧变化，这种晶体管不能耐震。

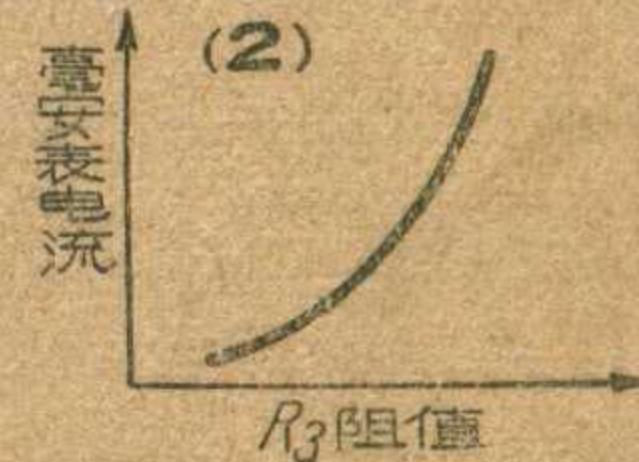


(高春暉)

怎样檢驗

晶体管的好坏

这个晶体管是好的。如果发现下述現象，則說明待測的晶体管不能使用：

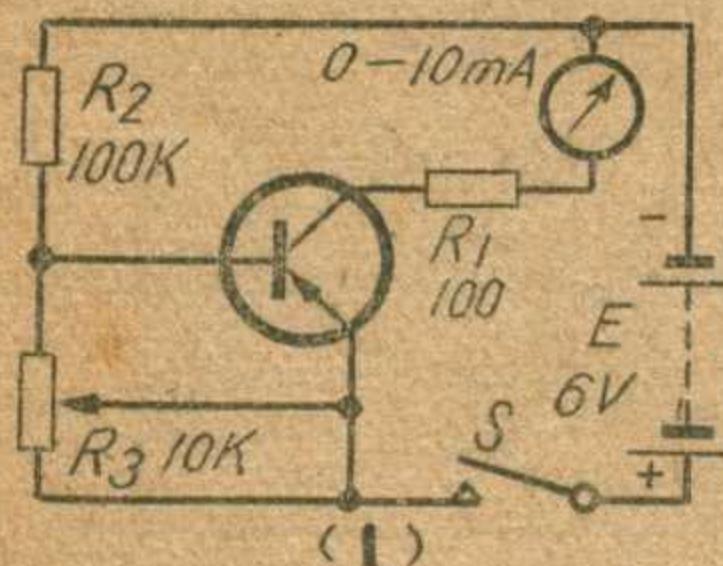1. 当电位器 R_3 阻值为零时，毫安表指針跑出度盘刻度范围，这說明晶体管內已发生短路；



晶体管的低頻参数和等效电路

于 開

晶体管和电子管一样，可以用各种参数来表征它的性能，也可以利用等效电路进行各种计算。在了解晶体管的性能、选用晶体管和进行线路分析和设计时，需要了解和掌握这些参数和等效电路。但是，由于晶体管的工作比较复杂，它的参数和等效电路不像电子管的那样简单。大家知道，电子管在低频交流小信号（就是交流信号比起直流工作点很小的情况）的作用下，可以用一个等效发电机（定电压的或者是定电流的）和一个电阻的等效电路代替，这时电子管只有开路电压放大系数 μ 和屏极内阻 r_p 或者互导 g_m 等几个简单的参数。晶体管即使在低频交流小信号的作用下，也要用含有一两个等效发电机和几个等效电阻的等效电路来代替；而且由于推导等效电路时的出发点不同，可能有各种形式上互不相同等效电路和参数。下边我們仅就其主要的加以討論。

1. 晶体管的低頻器件参数 和自然等效电路

从晶体管本身的物理作用原理出发引出的晶体管参数和等效电路，叫做晶体管的器件参数和自然等效电路，或叫晶体管的基本参数和模拟等效电路。晶体管在低频下运用时，相应地称为低频器件参数和低频自然等效电路。

大家知道，晶体管在工作时，发射极 e 和基极 b 之间加正向偏压，对电流来说是通流方向。发射结电压变化时，通过发射结的电流变化很大。因此发射结可用一个低的正向电阻 r_e 来表示，如图1所示， r_e 叫做发射极电阻。

集电极 c 和基极 b 之间是加反向偏压。集电结电压的变化，对通过集电结的电流影响极小。因此这个作用可以用一个很大的反向电阻 r_c 表示，叫做集电极电阻。另一方面，从发射极注入基极区的载流子，绝大部分都通过基极扩散到达集电结，并

受到集电结电场的帮助越过结而到达集电极。这部分电流就是 αi_e ，这里 α 是大家所熟悉的短路电流放大系数，而 i_e 为发射极电流。这电流只受发射结电压的影响，与集电结电压无关。因此可以把集电结看成是由集电极电阻 r_c 和一个定流发电机 αi_e 并联组成的，如图1所示。有 αi_e 的存在，才有晶体管的正向放大作用。

晶体管除有这种正向放大作用之外，还有反向的反馈作用。当集电结电压变化时，基极区宽度也跟着变化，于是发射极电流就会受到影响而发生变化，这种反馈作用可以用在发射结的位置上并接一个定流发电机 g_{ec} 来表示，如图1所示。这里 v_c 代表集电结上的电压，它和 u_c 相差很少。


上述的各种物理作用是晶体管内部固有的作用。除此以外，由于晶体管各电极都是由半导体作成的，那就很自然的会呈现一定的欧姆电阻，等于分别串接在各电极上。但因为发射极的欧姆电阻很小，可以忽略；集电极的欧姆电阻甚小于 r_c ，也可以忽略，所以一般只将基极的电阻 r_b 画在电路内（见图1）。

把上述各个参数按照它们的物理作用画成如图1所示的等效电路，就是晶体管的T形自然等效电路，其中的 r_e 、 r_c 、 r_b 、 g_{ec} 和 α 等参数就是低频器件参数。

2. 晶体管的低頻线路 参数和等效电路

上述的晶体管低频器件参数和自然等效电路物理意义很明确。但是这种参数数量较多，等效电路比较复杂，而且这些参数又很难直接测量出来，所以对晶体管的使用和线路设计不方便。事实上，对晶体管使用者和线路设计者来说，只要用简明的参数和等效电路来表征晶体管的性能和它对外部所起的作用就行了，不需要完全地把晶体管内部的物理作用表征出来。所

以在分析和设计晶体管线路时，常把晶体

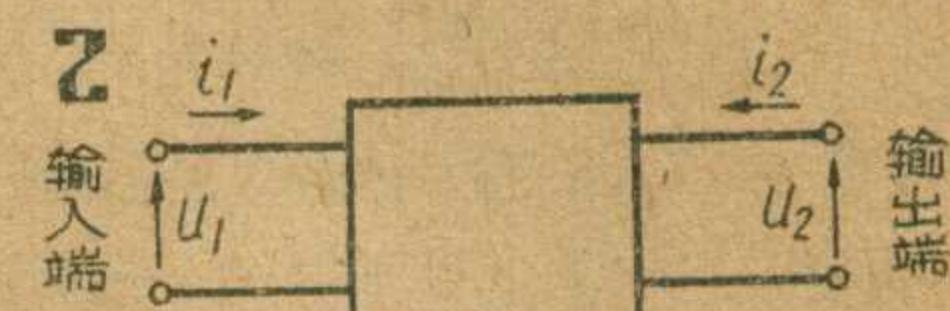

管看成一个“四端网络”来分析。四端网络就是具有四个引出端的电路，其中两个是输入端，两个是输出端，方框中可能包括各种电路元件，如图2所示。输入端的交变电压为 u_1 ，交变电流为 i_1 ；输出端的交变电压为 u_2 ，交变电流为 i_2 。我们研究这些电压和电流的变化情况，就可以了解方框内电路的各种特性，并作出它的等效电路。在分析时，可以把上述四个变数中的任意两个作为自变量，另外两个作为应变量。由于选用的自变量不同，所得到的等效电路和参数也不同。一般常用的是：(1) 以 i_1 、 i_2 为自变量；(2) 以 u_1 、 u_2 为自变量；(3) 以 i_1 、 u_2 为自变量。现在分别就这三种情况加以讨论。在讨论时，我们假定晶体管是运用在小信号低频情况下，可以把它看成是线性元件。这样，它的特性就可以用几个恒定的参数来表示，并且这些参数都和频率无关。

(1) 电阻参数及T形等效电路

现在如果我们选 i_1 和 i_2 为自变量，则 u_1 和 u_2 为应变量，于是可得

$$u_1 = r_{11}i_1 + r_{12}i_2, \quad (1)$$

$$u_2 = r_{21}i_1 + r_{22}i_2. \quad (2)$$

式中 r_{11} 、 r_{12} 、 r_{21} 、 r_{22} 为常数，它们的意义如下所述。

如果 $i_2=0$ ，也就是四端网络的输出端开路（对交流而言，以后同此），不流过信号电流，则由(1)式知：



$$r_{11} = \frac{u_1}{i_1} \Big|_{i_2=0} \quad (3)$$

也就是 r_{11} 为在输出端开路时的输入电阻。

同样由(2)式知

$$r_{21} = \frac{u_2}{i_1} \Big|_{i_2=0}. \quad (4)$$

r_{21} 称为输出端开路时的正向转移电阻，它

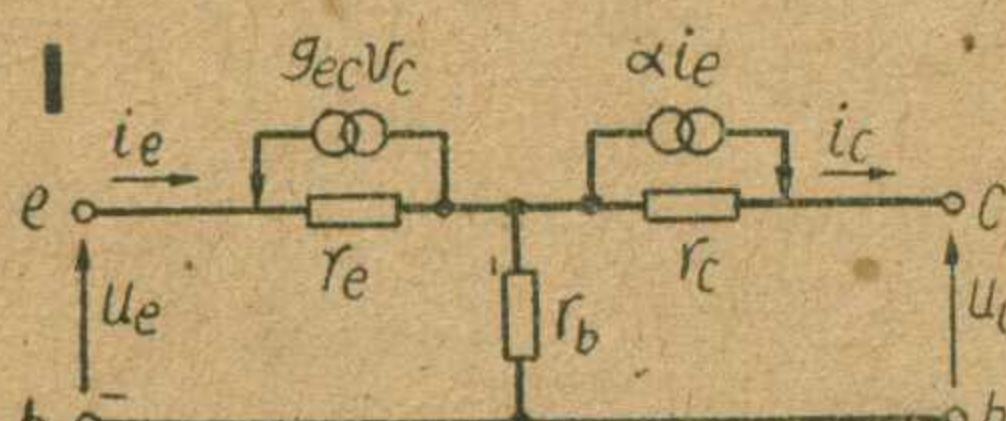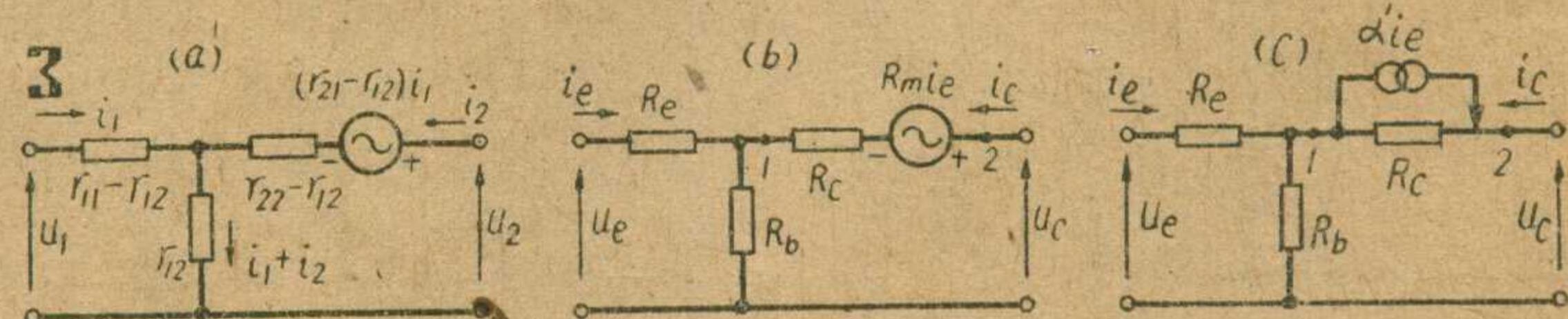

表示输出端开路时由于输入电流而在输出端产生的输出电压，也就是表示电路的放大作用。

如果令输入端开路， $i_1=0$ ，由(1)和(2)式知

$$r_{12} = \frac{u_1}{i_2} \Big|_{i_1=0}, \quad (5)$$

$$r_{22} = \frac{u_2}{i_2} \Big|_{i_1=0}. \quad (6)$$

r_{12} 称为输入端开路时的反向转移电阻，或反馈电阻，它表示输出端电流对输入端电压的反馈作用， r_{22} 是输入端开路时的输出电阻。

再把(1)、(2)两式少许变化一下可得

$$u_1 = (r_{11} - r_{12})i_1 + r_{12}(i_1 + i_2), \quad (7)$$

$$u_2 = (r_{21} - r_{12})i_1 + (r_{22} - r_{12})i_2 + r_{12}(i_1 + i_2). \quad (8)$$

从这两式可以很简单地画出图3(a)所示的T形等效电路。因为 u_1 等于 $(r_{11} - r_{12})$ 和 r_{12} 上的电压降， u_2 等于 $(r_{22} - r_{12})$ 和 r_{12} 上的电压降加上 $(r_{21} - r_{12})i_1$ 这样一个定压发电机的电压。

这样就得到了晶体管的T形线路等效电路。这个电路中的参数 r_{11} 、 r_{21} 、 r_{12} 和 r_{22} ，根据式(3)、(4)、(5)、(6)的定义，是可以在晶体管外电路中测量出来的。例如，根据式(3)，将输出端开路，在输入端加一个信号电压 u_1 ，测量 u_1 和 i_1 ，就得到 $r_{11} = \frac{u_1}{i_1}$ 。知道了这几个参数，就可以根据图3a的等效电路来计算晶体管电路了。这就像知道了电子管的参数 μ 和 r_p 时，就可以根据电子管等效电路对电路进行计算一样。

应当指出，晶体管有三种连接电路，即共基极电路，共发射极电路和共集电极电路。很明显，如果连接电路不同时， r_{11} 、 r_{12} 、 r_{21} 和 r_{22} 的数据也就不同了。


现在我们以共基极连接电路为例来进一步讨论。这时输入端为发射极，输出端为集电极，于是， $u_1 = u_e$ ， $i_1 = i_e$ ， $u_2 = u_c$ ， $i_2 = i_c$ 。图3(a)中的各元件的名称和代表符号一般取为

$r_{11} - r_{12} = R_e$ ，称为发射极电阻，

$r_{12} = R_b$ ，称为基极电阻，

$r_{22} - r_{12} = R_c$ ，称为集电极电阻，

$r_{21} - r_{12} = R_m$ ，称为互阻，或转移电阻。

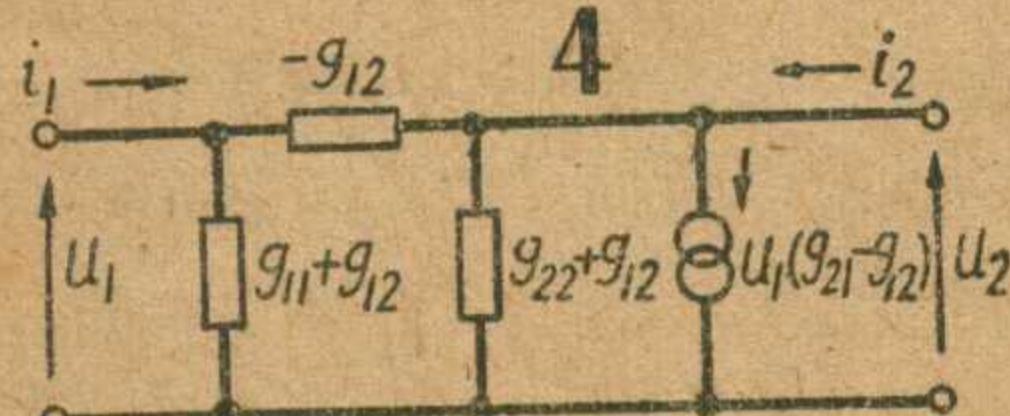

这就得到图3(b)所示的共基极连接的低频T形等效电路。此图中的发电机是定压发电机，也可以用图3(c)中电流为 $\alpha'i_e$ 的定流发电机来代替。图3(c)中的 α' 数值是这样决定的。当(b)和(c)图中的1、2两点间都是开路时，1和2两点间电压应当相等，于是 $R_m i_e = R_c \alpha' i_e$ ，因此

$$\alpha' = R_m / R_c. \quad (9)$$

α' 为等效电路中的发电机的电流放大系数。

比较图1和图3(c)可知，T形自然等效电路和T形线路等效电路非常相似。不同的是图1中多了一个发电机 $g_{ec} V_c$ 。因此，这两个电路中相对应的参数， r_e 和 R_e ， r_b 和 R_b ， r_c 和 R_c ， α 和 α' ，都是不相等的。但是，这两个电路表示的是同一个晶体管，它们对外电路的作用是一样的，也就是总的来说，它们两个是等效的。因此，我们可以将图1自然等效电路的参数 r_e 、 r_b 、 r_c 和 α 稍加修正，变成 R_e 、 R_b 、 R_c 和 α ，就可以把 $g_{ec} V_c$ 的反馈作用考虑进去，于是就成了图3(c)的线路等效电路了。计算证明：

$$R_b \approx r_b + \frac{1}{2(1-\alpha)} r_e,$$

$$R_e = \frac{1}{2} r_e,$$

$$R_c \approx r_c, \quad \alpha' \approx \alpha.$$

由此可见，去掉定流发电机 $g_{ec} V_c$ 时，对集电结参数 r_c 和 α 几乎没有什么影响， r_e 约减小一半，只有 R_b 和 r_b 相差较大，最大可达十倍以上。

(2) 电导参数及Π形等效电路

如果我们选 u_1 和 u_2 为自变数，则 i_1 和 i_2 为应变数，于是可得

$$i_1 = g_{11}u_1 + g_{12}u_2, \quad (10)$$


$$i_2 = g_{21}u_1 + g_{22}u_2. \quad (11)$$

式中： $g_{11} = \frac{i_1}{u_1} \Big|_{u_2=0}$ 为输出端短路时的输入电导， (12)

$g_{12} = \frac{i_1}{u_2} \Big|_{u_1=0}$ 为输入端短路时的反馈电导， (13)

$g_{21} = \frac{i_2}{u_1} \Big|_{u_2=0}$ 为输出端短路时的正向转移电导， (14)

$g_{22} = \frac{i_2}{u_2} \Big|_{u_1=0}$ 为输入端短路时的输出电导。 (15)

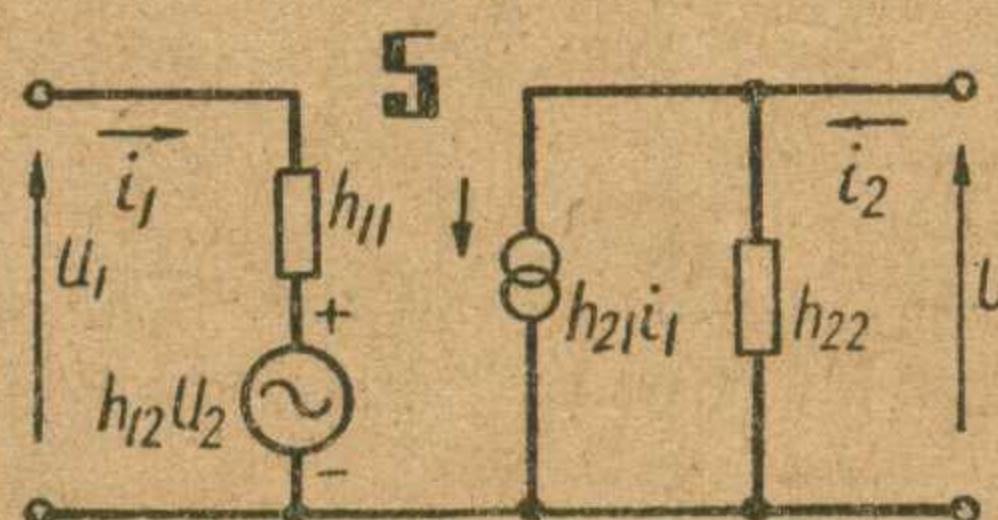

由(10)、(11)两式可得到：

$$i_1 = (g_{11} + g_{12})u_1 + (-g_{12})(u_1 - u_2), \quad (16)$$

$$i_2 = (g_{21} - g_{12})u_1 + (g_{22} + g_{12})u_2 + (-g_{12})(-u_1 + u_2). \quad (17)$$

由此二式可以画出图4所示的Π形等效电路。

(3) 杂系参数及其等效电路

如果我们取 i_1 和 u_2 为自变数， i_2 和 u_1 即为应变数，于是可得

$$u_1 = h_{11}i_1 + h_{12}u_2, \quad (18)$$

$$i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}u_2. \quad (19)$$

和前述相似，分别使输入端开路和输出端短路，可得 h_{11} 、 h_{12} 、 h_{21} 和 h_{22} 各参数的意义如下：

$$h_{11} = \frac{u_1}{i_1} \Big|_{u_2=0} \text{ 为输出端短路时的输入电阻, } \quad (20)$$

$$h_{12} = \frac{u_1}{u_2} \Big|_{i_1=0} \text{ 为输入端开路时的电压反馈系数, } \quad (21)$$

$$h_{21} = \frac{i_2}{i_1} \Big|_{u_2=0} \text{ 为输出端短路时的电流放大系数, } \quad (22)$$

$$h_{22} = \frac{i_2}{u_2} \Big|_{i_1=0} \text{ 为输入端开路时的输出电导. } \quad (23)$$

由这四个参数的意义可知， h_{11} 为电阻， h_{22} 为电导， h_{12} 和 h_{21} 只是一个系数。它们不像电阻参数或电导参数那样全是电阻或电导，所以 h_{11} 、 h_{12} 、 h_{21} 和 h_{22} 的参数叫做杂系参数，也有叫 h 参数的。

由(16)和(17)式可直接得到图5所示的等效电路。

3. 各种线路参数的转换和优缺点

上述的各种线路参数和等效电路都是从同一个四端网路引出来的。只是因为采用的自变数不同，所以导出的参数和等效电路形式上也有区别。但是，不论用那种等效电路来进行晶体管电路的计算，所得的最终结果都是一样的。不仅如此，由于这些不同等效电路和参数都是代表同一个电路，所以它们之间自然就有一定的关系，可以互相转换。现在以从电阻参数转换成 h 参数为例来介绍转换的方法。从(18)、(19)式可得

$$u_1 = \frac{h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}}{h_{22}} i_1 + \frac{h_{12}}{h_{22}} i_2, \quad (24)$$

$$u_2 = -\frac{h_{21}}{h_{22}} i_1 + \frac{1}{h_{22}} i_2. \quad (25)$$

使(1)、(2)、(24)、(25)各式相应的各项相等即得

(下转第13页)

电池超外差式四管机

——封底电路图說明——



冯 报 本

在外差式收音机中加了中頻放大級，就叫做超外差式收音机，它的电路结构方框图見图 1。

中頻放大級只是放大从变頻級輸出的中間頻率，因为頻率範圍是固定的，所以能够取得較有利的工作条件。这一級的前后都是用中頻变压器耦合的，它諧振于固定的中頻頻率，有很好的選擇性；又采取了适当的耦合度，可以充分保留信号載波两旁的边带——播音台主頻率两边所包括的高、低音調的頻帶，不致因選擇性增高而損害了播音的声音质量。因此加了中頻放大器以后，使得超外差式收音机的主要优点——灵敏度高、選擇性好、音量均匀，音质优美等得以更好地發揮。

檢波級用 1B2 (1Б2П) 的二极管部分作二极檢波，它对于足够大的中頻輸出可以避免失真的机会，而且檢波器負載 R_4 上有一个随着信号强弱成正比变化的直流负电压，利用它加在中放管 1K2 (1К2П) 和变頻管 1A2 (1А2П) 上，可以作为自动增益(音量)控制(图 2)。控制电压經過 R_3C_7 的滤波电路滤去音頻成分后，加到前面的两个电子管的控制栅上，使它们的放大量随着信号的强弱而被压抑或提升，收音机就能够輸出比較均匀的音量。減輕接收远地的或是短波的信号时常发生的衰落(声音时輕时响)的現象。

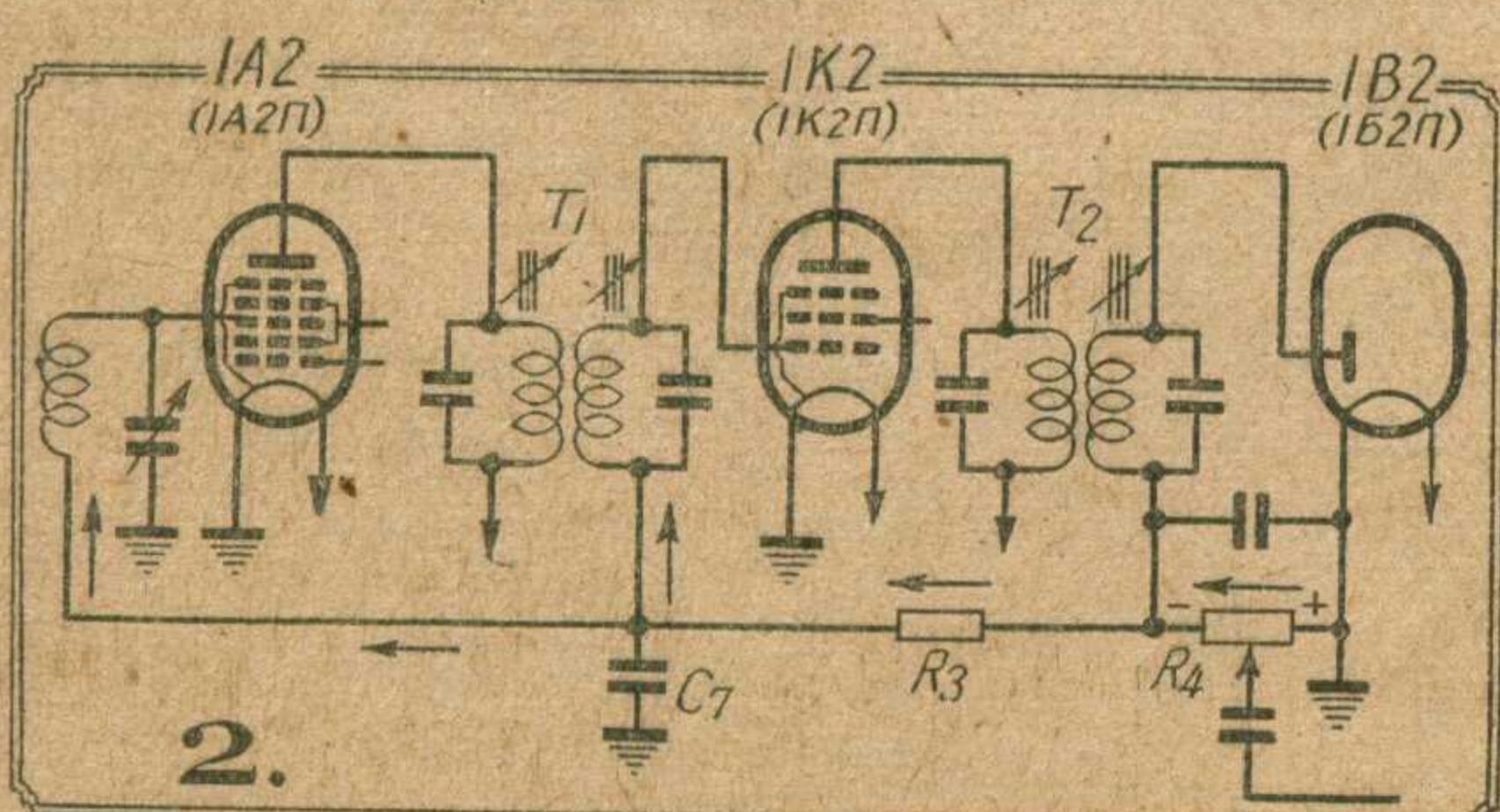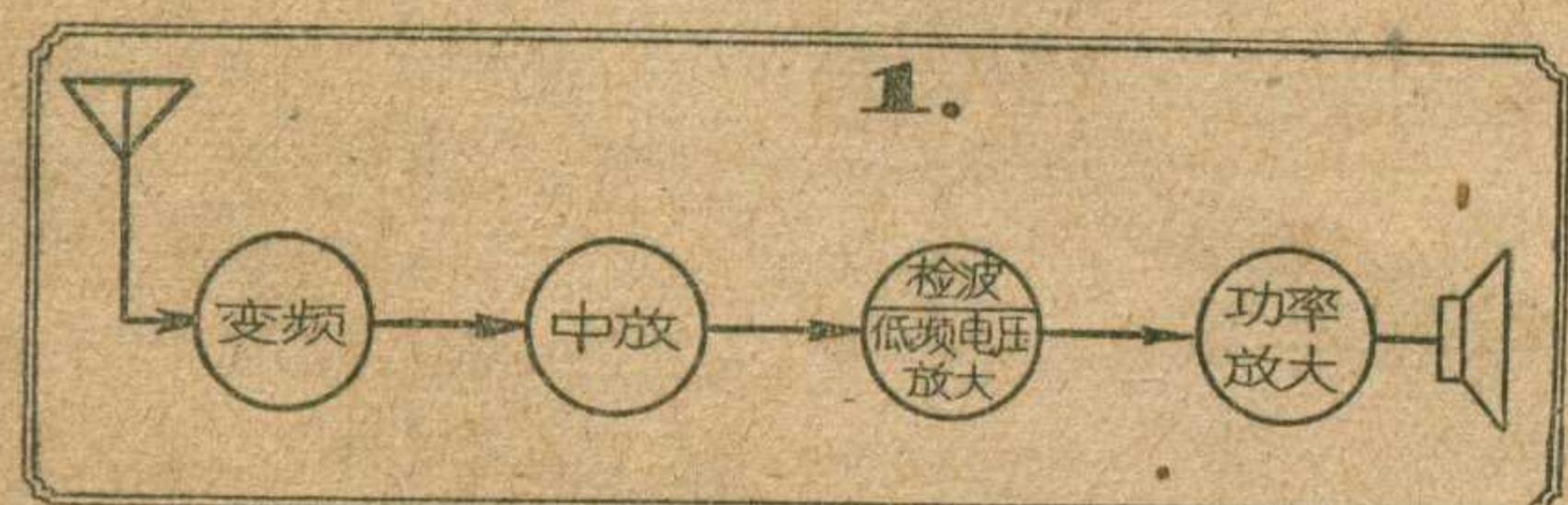檢波后輸出的音頻电压，从檢波負載 R_4 上饋給 1B2 (1Б2П) 的五极管部分作音頻电压放大，再去推动功率放大管 2P2 (2П2П) 工作。 R_4 同时也是人工音量控制器。



超外差式电路加裝短波是比较方便的，这里介紹的电路装有两个波段，可以收听 550~1650 千赫內的中波广播和 6~18 兆赫內的短波广播。


装置直

流四管超外差式收音机的底盘和木箱常有成品可购。图 3 介绍一种連电池在内的手提式机箱和底盘上主要零件排列的形式，供自制者的参考。有的零件如中頻变压器 $T_1 T_2$ 及管座等的具体安装尺寸各种售品稍有不同，应按实际情况配作。

本机所用的外差式綫圈，购用售品比較方便。例如中波段綫圈 L_1 和 L_3 可以用 610R，它每套包括一个輸入綫圈(簡称“天綫綫圈”)和一个回輸式振蕩綫圈，可以分別用作 L_1 和 L_3 ；也可以用 810 作 L_1 ，用 810K 作 L_3 ，配成一套。短波綫圈可以用 640R 一套两个綫圈，分別作 L_2 和 L_4 ；也可以用 811 作 L_2 ，811K 作 L_4 配成一套。另有一种两波段合繞在一个綫圈管上的綫圈使用比較方便，例如用 800 作 L_1 和 L_2 ；800K 作 L_3 和 L_4 。采用某些售品綫圈时电路要稍作更改，如使用美通 554 或中央 900A 等两波段綫圈时，可参考本刊 1961 年 5 期封三接綫。自繞綫圈的方法和数据請參看本刊 1961 年 4 期的介紹。

电路所用的是国产省电小型电子管，乙电只需 60 伏；如果用其它进口电子管代用，则 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ 可依次使用 1R5, 1T4, 1S5, 3S4 (或 3Q4, 3V4) 小型管；或依次使用 1A7, 1N5, 1H5, 3Q5 等 GT 管代用；此时乙电可增大到 90 伏。代换了不同的末級功率放大管时，栅偏电阻 R_9 的阻值要改变(參看图上附注)。輸出变压器的初級阻抗也要和輸出管的輸出阻抗匹配。配合 2P2 (2П2П) 用的輸出变压器自繞的数据是：用普通輸出变压器的小型硅鋼片，中央条寬度为 16 毫米；迭厚 16 毫米；初級綫圈用 0.12 号(即 0.12 毫米直徑)綫繞 4000 圈；次級用 0.31 号綫繞 54 圈；配合音圈阻抗为 3.5 欧的永磁揚声器使用，口徑 125 毫米和 165 毫米的都可以。

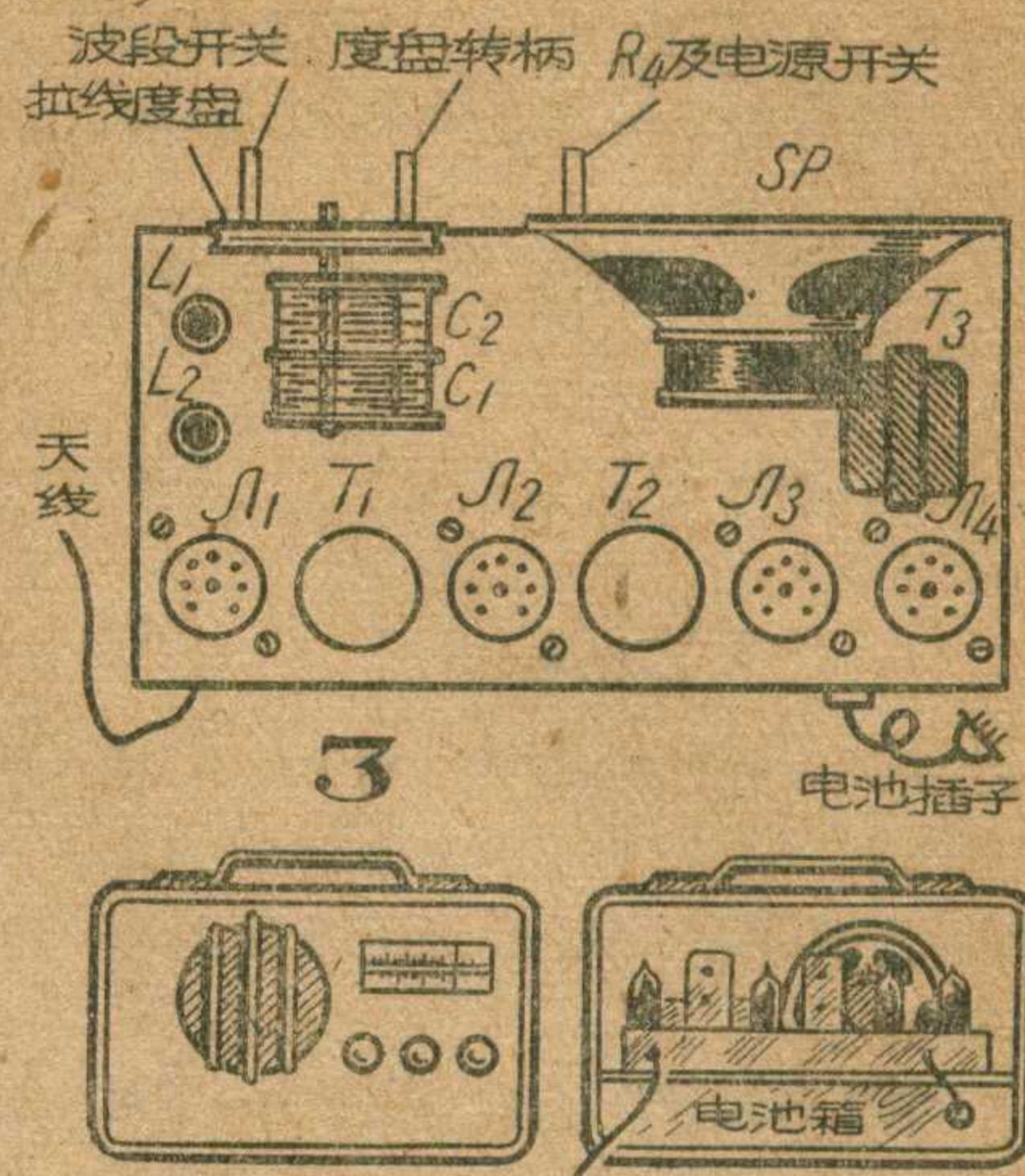中頻变压器用調鐵粉心(磁性瓷心)的灵敏度比較好；空气心調电容式的灵敏度較低，但也可以用；此变压器繞綫股数多的灵敏度也大。图中 T_1 是輸入級， T_2 是輸出級。輸入級和輸出級的区别，仅是两个綫圈的距



离(耦合度)不同。前者的距离较大,选择性尖锐一些,后者的距离较小,灵敏度高一些。有的铁粉心中频变压器是没有输入级和输出级之分的。

波段开关是四刀双掷式,瓷质或胶木板制的都可以用,接线时要认清各组刀掷的位置,以免发生错误。输入回路线圈要装在底盘上面,振荡线圈装在下面,或使它们相互垂直,以免互相影响。

双刀双掷电源开关是附在 R_4 上的。这种电位器如买不到,可另用一个双刀单掷钮子开关代替,但占地位多一些。

装好后的校验是很重要的,它关系到整个收音机的工作效果。这里只谈在业余条件下不用仪器的校验方法。电子管未插入之前,可按一般直流机的试验方法接上甲、乙电池,用小电珠在管座的灯丝脚上试一下能否发光。如小电珠触碰灯丝插脚时立即烧毁,说明高压误接到灯丝,应仔细检查改正,否则将烧毁电子管。必须经过这步检查后,才能插上全部电子管作校验。

校验工作主要是调准各个调谐回路。开始时,在天线端接一根数尺长的拖线,离电台远的地方可以接上室外天线。波段开关放在中波段,垫整电容器 C_4 旋得约八成紧。然后开启电源,把双连电容器旋在大部分旋进的位置,接收一个中波段近低频端(550千赫)的播音台(中央台640千赫很多地方都可以收到,很适合用来校准),调到声音最大就固定不动,并在度盘上做一个标记。接着稍为左右微调一下 C_4 ,也使播音声到最大。调整中应随时在音量控制器 R_4 上将声音减小到仅能听见的程度,使得声音的大小变化易于分辨。其后是将中频变压器校准。先调 T_2 次级的铁心(或半可变电容器),使声音最大,然后依次调 T_2 的初级、 T_1 的次级,最后

调 T_1 的初级,每次都使声音调到最大。调整时可用小起子插进变压器铝罩的圆洞中将线圈的铁粉心稍为左右旋转。如是空气心式的中频变压器,则转动它顶上的微调电容器。

下一步是接收一个中波段近高频端(1650千赫)的电台,这时电容器在差不多全部旋出的位置。微微旋转在振荡线圈上并连着的微调电容器 C_T ,将播音声调到最大,调准后也在度盘上作出双连电容所在位置的标记。然后,再将双连电容器转回低频端原来的电台,将垫整电容器 C_4 再次稍为调整,以后再回到高频端调 C_T 。这样来回反复调整几次,到播音声都能兼顾到最大的程度而又没有叫声为止。调整时要注意:垫整电容器 C_4 对低频端的电台影响特别大,可以使电台在度盘上有很大的位移;微调电容器 C_T 则对高频端电台位置有很大影响,所以对于它们不要过分旋转。本来电台在度盘上的位置是要根据已有准确刻度的度盘来确定的,但目前这种能和调谐回路配套的刻度盘很难得到,所以只能采用这种方法,但对于一般性的校准还是可以的。

最后,还要将中频变压器用低频端的电台播音如前一样细调一次,校准就告完成。中波段校好了,短波段就不需再行调整。

调整中容易发生的故障是中频变压器给调乱了,影响到灵敏度低落或者选择性很差,以致声音细小或是满度盘都是一个电台(低频端的)的播音等等,所以调整时要细心。新购的中频变压器出厂时都经过校准,只要稍微调整就行,不要一下子调得太多,把它调乱就不好调了。可以在未调之前在铝壳上先划一个标记,记住它原来的位置;调好后再划一个标记。

(上接第11页)

$$\left. \begin{aligned} r_{11} &= \frac{h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}}{h_{22}}, & r_{12} &= \frac{h_{12}}{h_{22}} \\ r_{21} &= -\frac{h_{21}}{h_{22}}, & r_{22} &= \frac{1}{h_{22}} \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

用同样方法可得到其他参数之间的转换,结果如表1所示。

此外,各种等效电路都有共基极,共发射极和共集电极三种连接方法,因此各种参数也有相应的三种,它们之间也有一定的转换关系,这里不一一列举了。


上述的各种参数和等效电路各有优缺点。电阻等效电路和T形自然等效电路很相似,但是它和电子管的等效电路有很大差别,不便于线路分析。由于测量各 r 参数时,输入端输出端需要开路,而晶体管的输出电阻很大,在输出端很难造成对交流开路的条件,故不便于测量。电导等效电路和电子管的高频等效电路相似,可以

和电子管线路同样地分析,但是在测量 g 参数时输入端输出端需要短路,而晶体管的输入电阻很小,在输入端很难造成对交流短路的条件,故也不便于测量。 h 参数等效电路有很多优点。首先,晶体管是电流控制的元件,因此以输入电流 i_1 作自变数是合适的,而在输出端是以电压 u_2 为自变数。其次,在 h 参数中, h_{21} 直接表示晶体管的基本参数之一的短路电流放大系数。最后比较重要的是,晶体管共基极和共发射极连接时的输入端为低阻抗,输出端为高阻抗,而 h 参数是要求输入端开路,输出端短路,因此容易满足要求,便于测量。由于这些原因,近年来 h 参数和等效电路用得越来越普遍,晶体管规格表上几乎都是列出 h 参数来表征晶体管的性能。

表1 各种参数的转换

| 参数 | r | g | h |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| $r_{11} =$ | | $g_{22}/\Delta g$ | $\Delta h/h_{22}$ |
| $r_{12} =$ | | $-g_{12}/\Delta g$ | h_{12}/h_{22} |
| $r_{21} =$ | | $-g_{21}/\Delta g$ | $-h_{21}/h_{22}$ |
| $r_{22} =$ | | $g_{11}/\Delta g$ | $1/h_{22}$ |
| $g_{11} =$ | $r_{22}/\Delta r$ | | $1/h_{11}$ |
| $g_{12} =$ | $-r_{12}/\Delta r$ | | $-h_{12}/h_{11}$ |
| $g_{21} =$ | $-r_{21}/\Delta r$ | | h_{21}/h_{11} |
| $g_{22} =$ | $r_{11}/\Delta r$ | | $\Delta h/h_{11}$ |
| $h_{11} =$ | $\Delta r/r_{22}$ | $1/g_{11}$ | |
| $h_{12} =$ | r_{12}/r_{22} | $-g_{12}/g_{11}$ | |
| $h_{21} =$ | $-r_{21}/r_{22}$ | g_{21}/g_{11} | |
| $h_{22} =$ | $1/r_{22}$ | $\Delta g/g_{11}$ | |

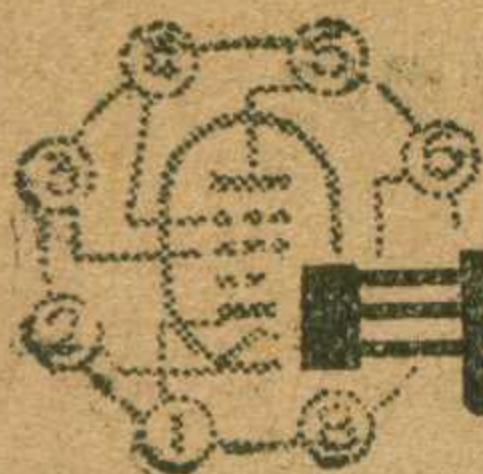注: $\Delta r = r_{11}r_{22} - r_{12}r_{21}$, $\Delta g = g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}$,
 $\Delta h = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$.



电子管

(下)


徐 疾

二、电子管的型式和命名法

在电子管生产中，由于制造的国家、工厂等不同，以及使用的习惯不一样，虽然是同一种类和用途的电子管，它们的名称、形状和实际构造也还是各式各样的。下面以无线电爱好者常见的某些电子管为例，来说明电子管的结构型式和名称的来源。

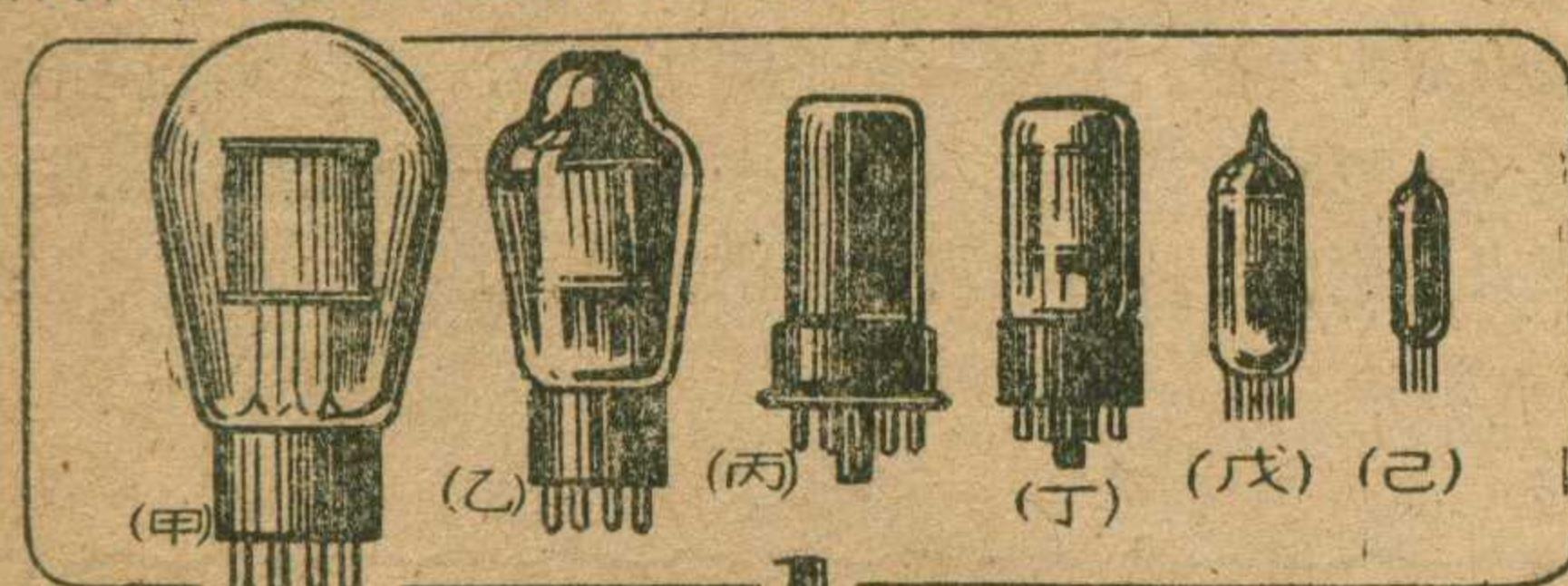1. 管泡

从电子管出现到现在已有几十年的历史。它的外形从最老式的电灯泡状的电子管（图1，甲）发展到现在的超小型电子管（图1，己），已经有了很大的变化。最突出的变化是体积已缩小了将近100倍。图1，乙、丁是老式的玻壳电子管；图1，丙是金属管。这几种管子体积较大，不如小型管（图1，戊）和超小型管具有节省材料和电源消耗等优点，但某些性能，例如散热等较小型管好，因此目前应用得还不少。



近年来由于微波技术的发展和要求电子管能在高温下工作，又相继出现了金属陶瓷管和特种晶态玻壳的电子管。这类管泡具有精密度高、可以耐高温、在高温下不致变形、绝缘好、气密性好和介质损耗低等许多优点。

2. 管座

老式玻璃管的管座是不统一的，管脚排列按电极的多少分成四脚、五脚、六脚、七脚等，一般接灯丝的两脚较粗，用作插入管座的对正标记。五脚管没有粗脚，但排列成不等边五角形，以作辨认。目前还可以见到的老式四脚管有12A, 80等。12F和12B虽然只用三只脚，但也做成四脚的，有一脚空着。五脚管有27A, 47等。六脚管有6C6、6D6、57、58等。七脚管有6A7、6F7等。

金属管管座都是统一的八脚式，管腰下部有一个带凸楞的对正键，插入管座时很容易对准。这种管座就是至今仍然使用的八脚座。金属管有很好的屏蔽作用和便

于散热，但是金属壳和电极的玻璃支座接缝处常因温度的变化容易漏气。因此，目前仍有很多电子管是用玻璃作管泡的，它们的构造、性能和管脚排列等与同型号的金属管相同，叫“G”式管，名称后面带有


字母G或GT，以示区别。同名称的金属管和G或GT式管，它们的性能、管座等都是相同的，使用时基本上可以互换，管座接线不需要变动。例如金属管6F6和6F6G、6F6GT三种除了外形和管泡质料不同外，其它没有什么区别。

锁式管因它的对正键可以被管座上的锁套锁住而得名，能经受较大的振动。它的外形和GT管差不多，使用统一的八脚锁式管座。

小型玻璃壳电子管（花生管），不特体积小巧，重要的优点还在于尺寸缩小了以后，使得它的极间电容、电感和干扰等都得以减小。国产的这类管子的管座，有七脚和九脚的，外国的这类管子也有八脚的。

还有一些其它类型的电子管，一般使用不多，这里略去不谈了。

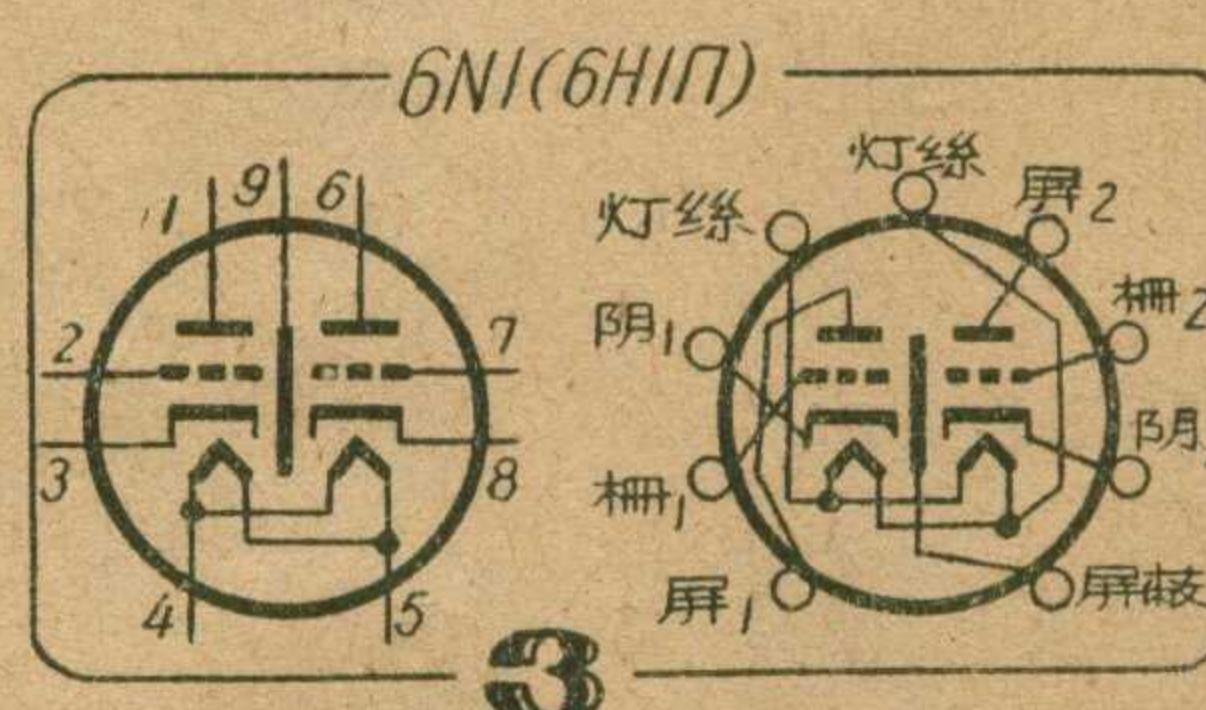八脚管座、锁式管座和花生管管座各自都有统一的形式，并且给管脚编上了号码。这些编号中，八脚管座和锁式管座（底部示意图，图2，甲、乙）是从插入对正键的凹槽向左数起，顺时针方向数去；花生管座（底视图2，丙、丁），则是从管脚排成的圆周开口处（管脚间隔最大处）左端数起，也是顺时针方向数。电子管管座图都表示将管子倒过来管脚在上时底部各脚的排列图形。因此电路图上只要注明各电极所应连接的管脚的号次，




装置时便可按图焊接。图3便是以6N1(6H1Π)为例的对照图。

有些电子管有一个管顶。大多数电子管的管顶是控制栅的引线（有个别类型是屏极的引线），使用时要另配一个管帽连接，并须用金属隔离线作管帽接线。这种式样的优点是控制栅引线和其它各极引线远离，可以减小干扰，绝缘电阻也大为增加。例如6J7（有管顶）和6SJ7（无管顶）特性虽然相同，但作高增益放大时，前者的交流声就比后者的小。

3. 电子管的命名法

电子管的名称也是很复杂的。各个国家都有他自己

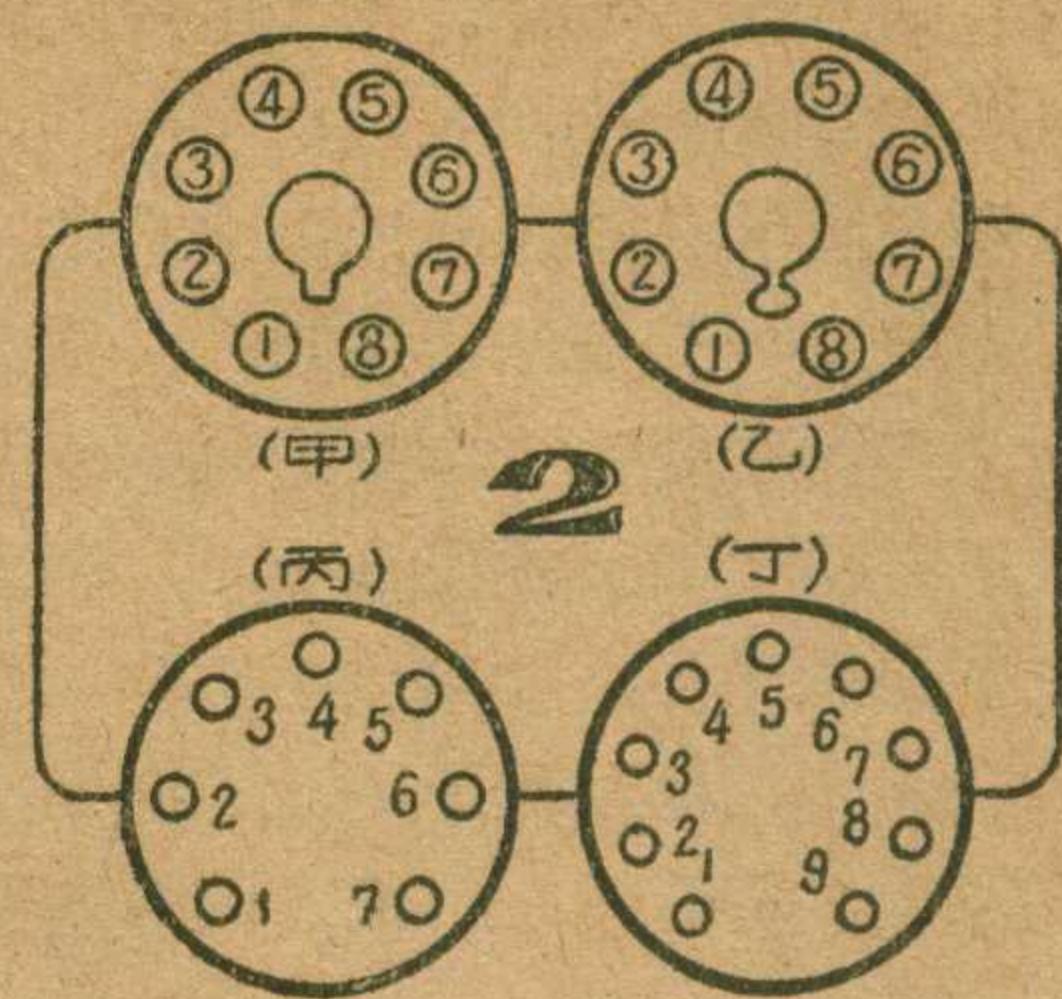

的命名法。我国制定的电真空器件的命名法，是按汉语拼音方案的原则和使用习惯，用拉丁字母作为型号的代号。现将收信、放大电子管名称内几个组成部分所代表的意义列出如下：


第一部分——数字，表示灯丝电压的伏特数（用整数，如6，就是6.3伏）；

第二部分——字母，表示电子管的结构。现将一些常见的字母代表的意义列出如下（括号内的字母是苏联型号所用的）：

- D(Д)——二极管；H(X)——双二极管；
- C(C)——三极管；N(H)——双三极管；
- S(Э)——四极管；A(A)——变频管；
- P(П)——功率放大五极管和集射四极管；
- K(K)——遥截止五极管和集射四极管；
- J(Ж)——锐截止五极管和集射四极管；
- G(Г)——二极三极管或双二极三极管；
- B(Б)——二极五极管或双二极五极管；
- F(Ф)——三极五极管；
- U(И)——三极六极管、三极七极管或三极八极管；
- E(E)——调谐指示管；
- Z(Ц)——收信放大整流二极管。

第三部分——数字，用以区别同型号管的序号。

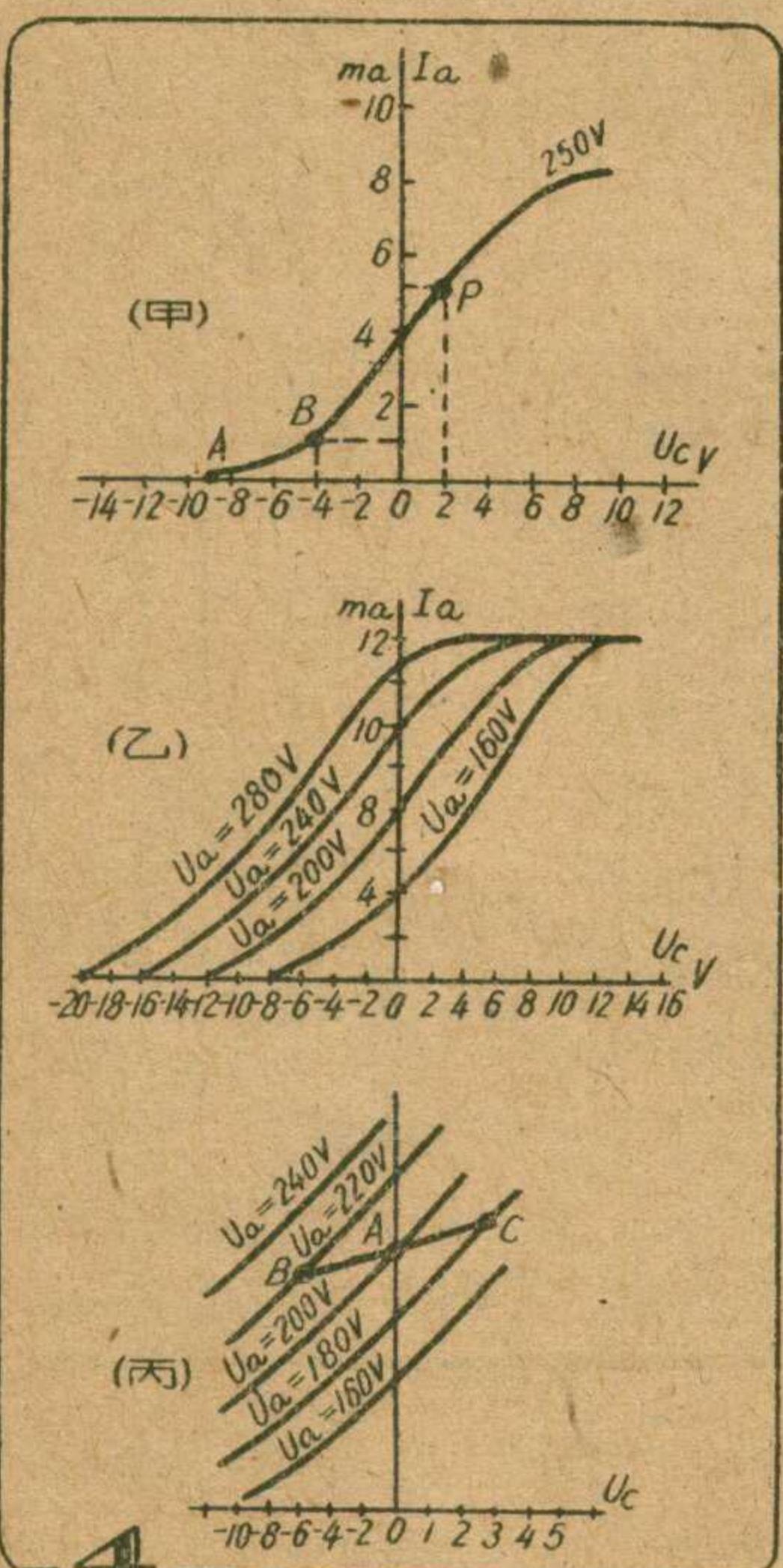第四部分——字母，表示电子管的外形种类。现将一些常见的字母代表的意义列出如下（括号内是苏联型号所用的）：



例如6A2是表示灯丝电压为6.3伏的变频管，第2种类型，小型玻璃管；又如6C1P是表示灯丝电压为6.3伏，三极管，第1种类型，普通玻璃管（详细的命名法请参看本刊1960年第4期）。

三、电子管的特性曲线

1. 特性曲线的意义

电子管的一些参数的关系，可以用特性曲线表示出来，更便于分析和使用。一个电子管有好几种特性曲线。最常用的是屏流～栅压特性曲线，它表示某种电子管加有固定的屏压时，栅极电压 U_c 对屏极电流 I_a 影响的程度，也就是栅压变到某一数值时，屏流将相应地变到多大。例如在图4中甲的 $I_a \sim U_c$ 特性曲线上， U_c 为-11伏时曲线上对应的点为A点，与A点对应的 I_a 为0； U_c 变到-4伏时，曲线上与-4伏对应的点为B点，与B点对应的 I_a 约1.2毫安，因此可知当 U_c 从-11伏变到-4伏时， I_a 由0变到1.2毫安。又例如我们在这根曲线上任找一点P，从P点作垂直于横轴和纵轴的直线，根据这些直线与横轴和纵轴的交点就可读出对应的栅压和屏流（图中栅压为+2伏，屏流约5.2毫安）。有了这种特性曲线，对设计电路，选用电子管都很方便。

一般电子管的屏流～栅压特性曲线中有一段是接近于直线，也就是屏流随栅压成正比地变化。在一些放大电路中正是需要电子管有这种特性，这样才能把栅极电压的变化照原样放大，得到所谓“不失真”的放大作用。

曲线上还有一些段落是弯曲的。如果用电子管作放大时，栅极上信号电压变化超出直线部分达到弯曲部分，那末屏流变化就与栅压变化不成正比，信号经过放大后就不能保持原来的形状，而产生“失真”。这种失真通常称为“非线性失真”。所以除了特殊需要利用弯曲段落工作的以外，总要求栅压变化不超出直线段落。


如果将一个电子管在不同的屏压下测出的各条屏栅特性曲线画出来，就成为图4中乙的特性曲线族。

从特性曲线可以方便地看出电子管的几个主要参数，例如：跨导就是指曲线的陡度如何；放大因数就是指在特性曲线族中要使曲线移动相当于 U_c 1伏的位置，屏压需要几伏的变化等等。这种曲线仅表示没有信号输入时的情况，故称“静特性曲线”。当栅极有信号输入时，电子管的工作状态将用图4中丙所绘BAC形式的“动特性曲线”来表示。

除了“屏流～栅压”特性曲线外，还用“屏流～屏压”特性曲线表示屏流随屏压变化的情况；用“栅流～栅压”及“栅流～屏压”特性曲线分别表示栅流随栅压、屏压变化的情况等等。这里就不一一叙述了。

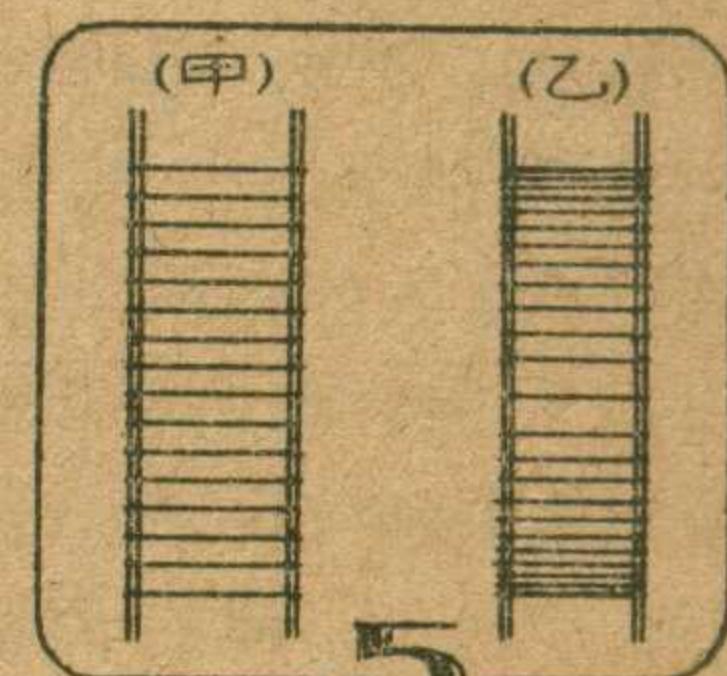2. 锐截止式特性和遥截止式特性

普通电子管的栅极绕线各圈间的间隔是相等的（图5，甲），它们在一定的栅压范围内工作比较稳定，跨导和放大因数在这个范围内的变动是均匀的。这种栅极一般只要加上不大的负电压，



就可以将屏流截断。具有这种所謂“銳截止”式特性的电子管称为“銳截止式”电子管。

另有一种栅极，它的各圈繞綫間的距离特地繞成不均勻的形式，兩端較密，中部較疏（图5，乙）。这样两端的放大因数 μ 就比中部的大，在信号的負值电压很大时，栅极两端就沒有屏流通过，而在 μ 值不高的中部仍有屏流，因此这种栅极要加上很負的负电压才能将屏流截断，也就是屏流～栅压特性曲綫拖有比較长的尾巴，当栅压向负的方向变化时，屏流不是很快就截止，而是慢慢地減小到零。因此称这种特性为“遙截止”式的，具有这种特性的电子管称为“遙截止”式电子管。由于它的 μ 能够在很大范围内变化，所以也叫做“变 μ 管”或“变跨导管”。

四、电子管的装置和保护

收信、放大电子管的安装位置，绝大部分可以是任意的，但有一些直热式整流管在横放工作时，两組灯絲最好并排位在同一个水平面上，使灯絲受热伸長时不致影响机械强度。調諧指示管 6E1 (6E1Π-K) 一般是倒置安装的。

在装低頻放大器时，往往由于栅偏压选择不好而产生了非綫性失真，使悦耳的乐音变成了难聞的噪音。下面介紹一种用直流毫安表或电压表檢驗栅偏压大小是否适当的方法。

把直流毫安表串在电子管屏极迴路中或把电压表并接在阴极电阻 R_K 上，如图1所示。然后在栅极上加上信号。当栅偏压选择合适时，则毫安表（或电压表）的指示将不变。如果加上信号后，毫安表（或电压表）的指示增加了，这就是說偏压大了，應該減小偏压。反之，如果指示減小，则說明偏压小了，應該增加偏压。調整偏压的简单方法是改变阴极电阻 R_K 的数值。

这种檢查栅偏压的方法的工作原理，可以用图二中栅极特性曲綫的三种工作情况來說明。图2甲是正常偏压时的情况，这时工作点正好在栅极特性曲綫的直綫段的中間，所以它对信号的正、负两个半周是对称地放大的，因此管子屏极电流中交流分量的峰与谷面积相等，其屏极电流的平均值——直流分量 I_0 。保持

邱永华

不变，所以电表讀数不变。图2乙为栅偏压太大，因此信号负半周的一部分已被截止，屏极电流中峰的面积大于谷的面积，也即其平均值增加了，直流分量 I_0 增加到 I'_0 ，所以电表讀数增加。图2丙为栅偏压太小，信号的正半周的一部分进


金属管的外壳、一些GT管的金属管腰和锁式管的管腰，都是作隔离用的，前两种和第1脚連接，后者和管座的锁套連接；管座的这些部分都要通地才起隔离作用。小型管内部一般都有屏蔽（在管座图上用虚綫表示），有的还有一片平放在管底的心基隔离片，应配合有心套或心片的小型管座，并在管座上将这些部分通地。

管子从管座上拔出时，要沿垂直的方向拔出。有管腰的要拿住管腰，不要左右搖动和在管子未冷却时拔出，花生管在这种情况下很容易碎裂。

花生管管脚歪斜时，不要随便乱扳，可用小鉗子夹住近玻璃基座处小心扳正。花生管插入管座后，簧片应夹住管脚的中段保持密切接触，因此管子仍是能稍为晃动的，这样可以避免挤压过紧弄碎玻璃座基。此外，花生管管座最好用軟接綫，为了防止花生管受振脫出管座，可以給它加上用彈簧拉紧的坚固套。


电子管灯絲电压过高过低都是不适宜的，同样能促短电子管的寿命。傍热式 6.3 伏的电子管，灯絲电压可以在 5.7~6.9 伏范围内使用，电池式 1.2 伏的，可以在 0.9~1.5 伏的范围内使用。

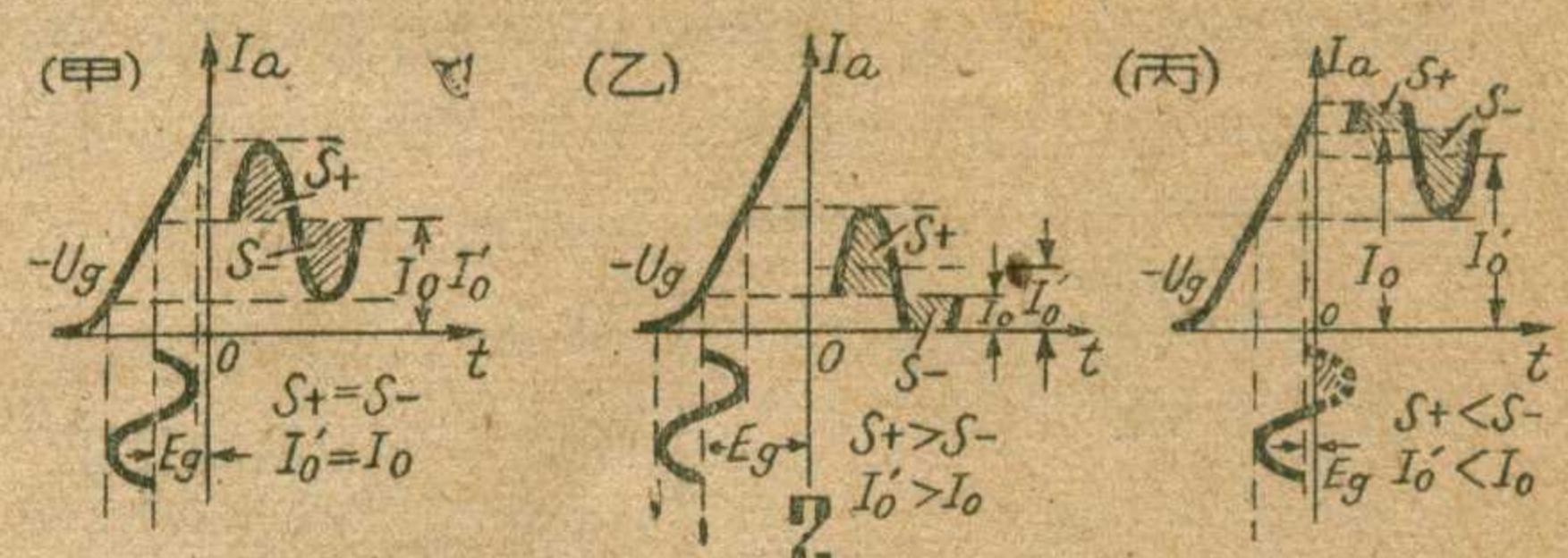入到有栅流区域而衰減，所以使屏流平均值降低了，直流分量 I_0 降到 I''_0 ，所以电表讀数也降低。




用氖管作指示灯

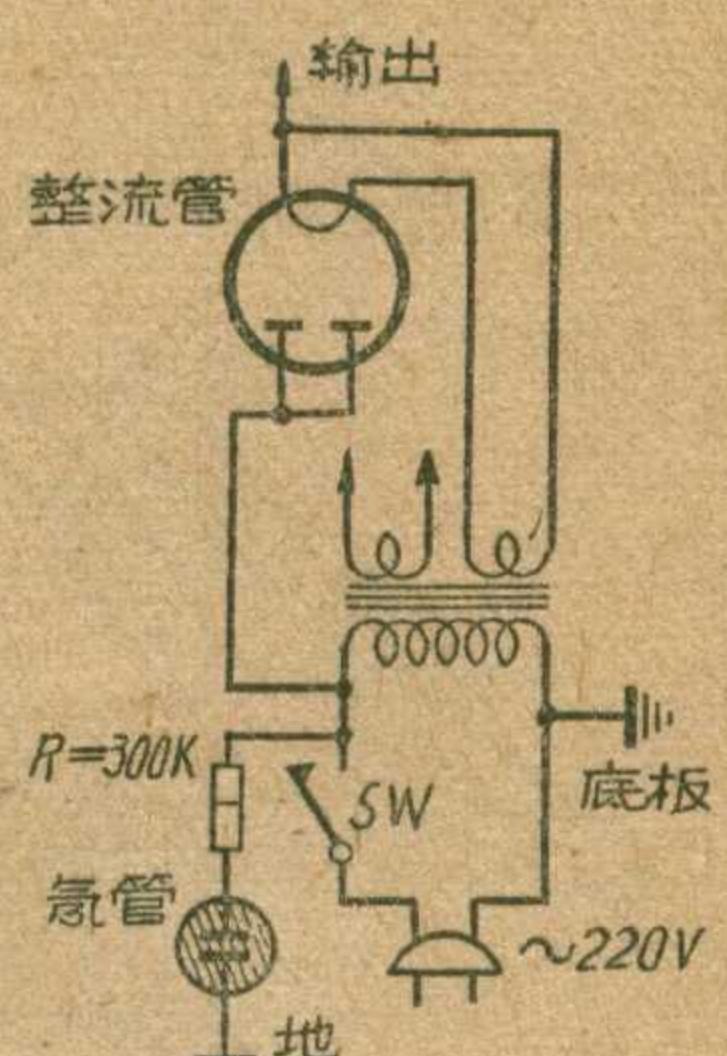在一般自耦式变压器或直接取自外电源进行整流的收音机中，往往由于电源接反（火綫接底板），而使底板带电，一不小心，碰到底板就会触电，所以在使用时不太方便，而且还有危險。現在如果在变压器的初級接入一只 300K 电阻和氖管（接法如图），那末这个氖管不但起指示作用，而且还可指出电源是否接反，如果接反，氖管不放光，反之，即发光。（洪文井）




更 正

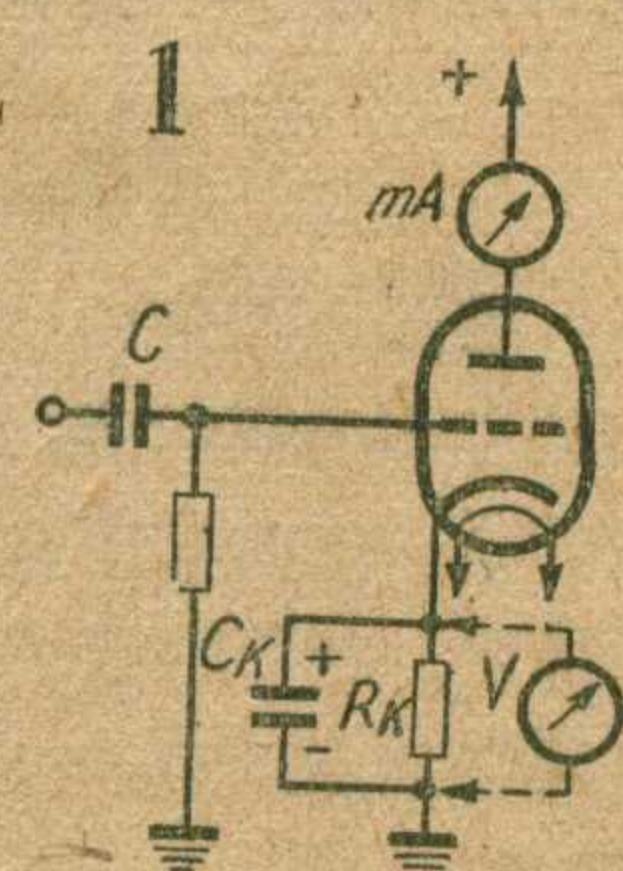1962年第2期第12頁左栏第18行“ $=3.2V_{(伏)}/I_{(毫安)}$ ”应改为“ $=3.2 \times 10^{-3} V_{(伏)}/I_{(安)}$ ”。第20行“ $L_x(亨)=3.2\sqrt{\left(\frac{V_{(伏)}}{I_{(毫安)}}\right)^2 - r^2_{(欧)}}$ ”应改为“ $L_x(亨)=3.2 \times 10^{-3} \sqrt{\left(\frac{V_{(伏)}}{I_{(安)}}\right)^2 - r^2_{(欧)}}$ ”。



“熊猫”601—1 交流六灯收音机

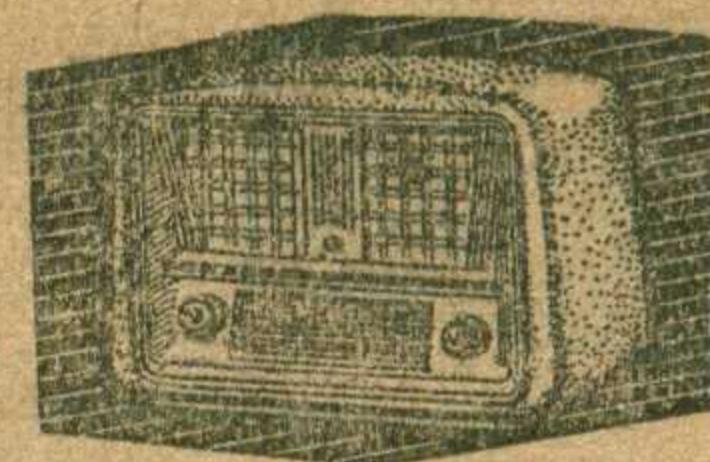

一、概述

熊猫牌 601—1 型交流六灯超外差式收音机，是南京无线电厂的优秀产品之一，在 1961 年第三届时全国广播接收机评比中荣获一等奖。601—1 型是在 504 型和 505 型基础上改进的，外观更加美观大方，性能更优良。

本机的设计，是按三級收音机最高指标考虑的，额定输出功率为 1 瓦。每批产品，都经过设计、工艺、车间、检验等有关部门检查，所以出厂收音机的质量都合格可靠。例如，在检验中，转动可变电容器、波段开关、电位器各 10000 次，波段开关并经过湿度试验后，机械及电气性能仍符合整机要求。拉线改用塑料线后，试验 50000 次仍无故障。由于提高了电声性能和元件的可靠性，消除了用户维修收音机的麻烦，用户对音质音量都比较满意。

二、电路简介

本机采用国产小型电子管。变频用 6A2 (6A2Π)，中放用 6K4 (6K4Π)，检波及低频电压放大用 6N2 (6H2Π)，功率放大用 6P1 (6Π1Π)，整流用 6Z4 (6Ц4Π)，调谐指示用 6E1 (6E1Π-K)。原理电路见下图。

在输出变压器初级加了一个由 $C_{27} R_{15}$ 组成的平衡网络，改善音频在高音时的失真度，消除不必要的噪声。在 6N2 阴极电阻上的旁路电容器，选用 50 微法电解质电容器，对减低交流声也起作用。为了防止机震，可变电容器在安装时加装了避震橡皮垫。音调控制采用负反馈电路，这样既改善了失真度，又能调节高、低音。音调调节，对 100 赫能变化 3 分贝以上，对 4000 赫能变化

6 分贝以上，而对 400 赫能保持不变。

在放唱片时可把波段开关扳到拾音器档，切断 6A2 及 6K4 的阴极电路，这样既可提高音频放大部分的工作电压，又可隔断高频部分来的噪声。

中频变压器用铁淦氧铁心，为调电感式，提高了线圈 Q 值，使中频选择性和频率响应更符合理想的要求。6N2 与 6P1 的耦合电容器 C_{25} ，选用了耐压高、绝缘好的纸质电容器，电源滤波电容器改用了铝壳的电解电容器，工作更可靠。扬声器选用 168 毫米直径的，在额定输出功率时声响和失真度仍能符合设计要求。

机内装有铝箔天线，有一部分产品机内还装有磁性天线，使用时一般毋需再装天线。

三、使用说明

本机适用于 110 伏及 220 伏交流电源。机盘背面有电源变换插头，插头上箭头应指着符合所用交流电源的电压数值。根据订货要求，有一部分产品可适合四种电源电压，即 110 伏、127 伏、220 伏、250 伏。


机盘前面有两组旋钮。左边一组的中心小旋钮为电源开关及音量控制，外套大旋钮为音调控制，右旋使高音调突出。右边一组的中心小旋钮作调电台用，外套大旋钮为波段开关，有四档位置，即短波 2、短波 1、广播（即中波）、拾音器。在放唱片时，波段开关应旋在拾音器位置。


各个波段的频率范围如下：

中波 520~1600 千赫；

短波 3.8~16 兆赫。

短波频率范围，根据订货要求，有所不同。

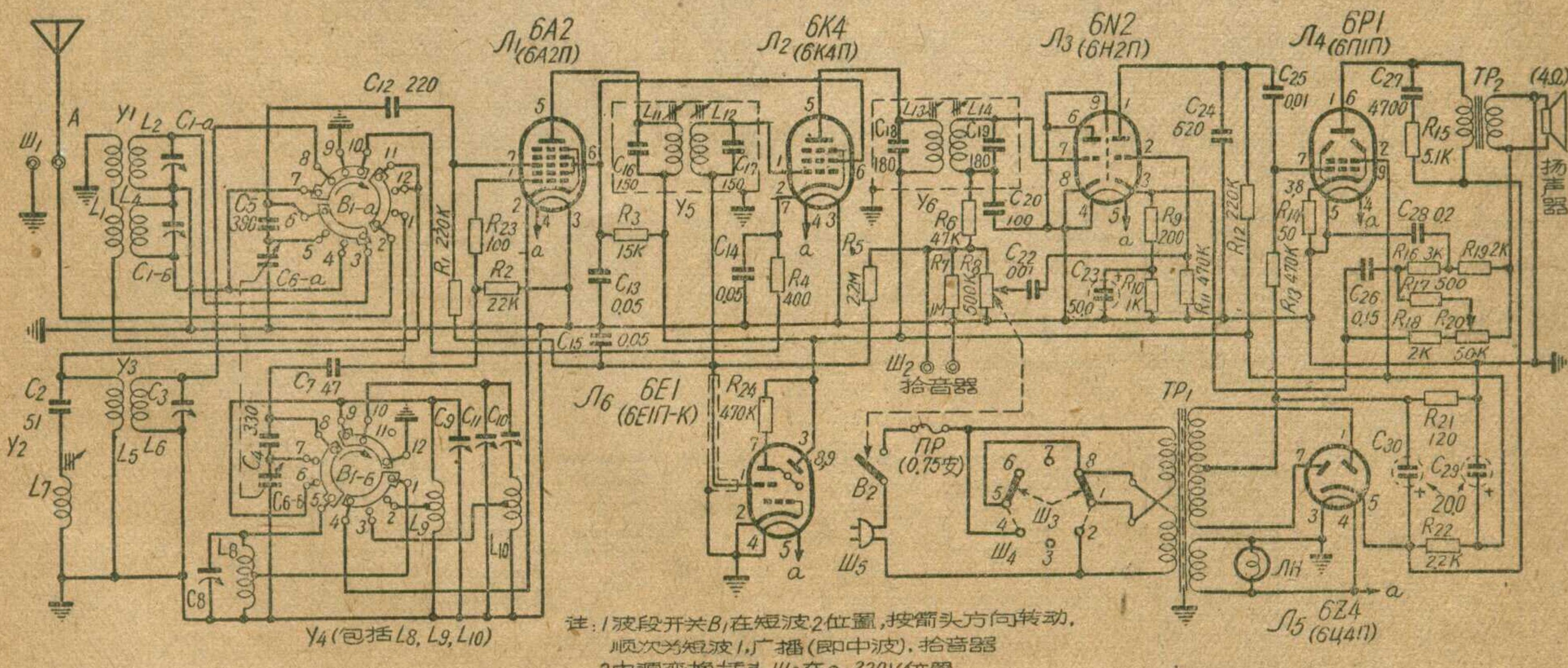

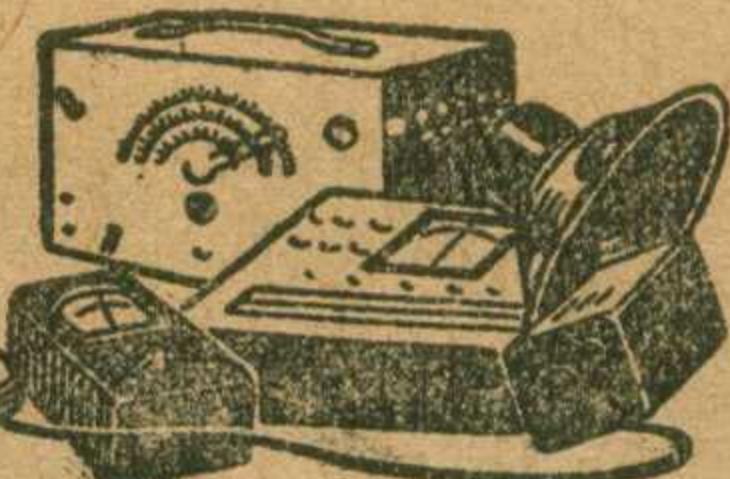

栗 新 华

“无线电”先后发表了几种测量仪表的自制方法。本文介绍用这些仪表来作收音机的几项调整试验。

一、拉复盖

收音机调谐的最低频率和最高频率，必须与预定的接收波段的频率范围吻合。例如中波波段预定为530~1600千赫，那末接收机频率调谐的最低频率应在530千赫附近，而最高频率应在1600千赫附近。一般，把收音机的这种最低和最高频率叫做复盖频率，拉复盖就是把收音机的接收频率范围的最低频率和最高频率分别与预定波段的最低频率和最高频率调准。

作拉复盖调整时，可使用1961年第6期介绍的多用信号发生器和1962年第1期介绍的电子管电压表。现举“双矿石收音机”（见1961年第5期）为例，说明调整步骤如下。

多用信号发生器按调幅信号发生器使用，电键位置为： $\Pi_1\Pi_2 \rightarrow 3$ ； $\Pi_3\Pi_4 \rightarrow 2$ ； $\Pi_5 \rightarrow 2$ ； $\Pi_6 \rightarrow 1$ ； $\Pi_7 \rightarrow 1$ 。接线柱3、5接矿石机天、地线接线柱。矿石机的耳机插孔则接到一个音频变压器的初级（音频变压器可用1:1至1:3的普通音频变压器），而音频变压器的次级两头接多用信号发生器的7、5接线柱，即接到多用信号发生器的低频信号寻迹部分（作放大用）。电子管电压表接到多用信号发生器的6、5接线柱，电压表扳到3伏档。上述各部分的连接如图1所示。

为什么要用一个低频变压器呢？因为双矿石收音机耳机插孔都沒有接地，是平衡输出电路，但低频寻迹部分的输入有一端接地，是不平衡电路，所以串入音频变压器，既能保证传送信号，又可满足平衡与不平衡电路相连接的需要。

电路接好后，接通电压表及信号发生器的电源，把矿石机可变电容器C旋在中间位置，信号发生器的 R_2 、 R_6 也放在中间位置， R_5 、 R_{12} 放在最大位置。调整信号发生器的可变电容器C（360微微法），从容量最大至容量最小（即全旋进至全旋出），同时


扳动矿石机分线器 S_1 和 S_2 ，在各相应位置仔细寻找，会有一点使扬声器发声，电压表指针跳起。这表示信号发生器的这一点的频率被矿石机收到，矿石机检波后输出的音频电流加给音频信号寻迹部分，所以扬声器发声，电压表指针指示相应的读数。

如找不到发声点，再仔细检查一下矿石机安装是否正确，线圈接头是否有错。如电路连接正确而还没有声音，可将矿石反接一个试试。如仍找不到发声点，可拔下 D_1 短路 C_1 ，或拔下 D_2 短路 C_2 ，形成单矿石收音机。这样掉换矿石，可发现矿石是否有短路，断路等毛病。一般如接线正确，矿石等元件没有毛病，很容易找到发声点。然后，逐点旋动矿石机调谐电容器C，对应这个电容器的每个位置，变动信号发生器输出频率，使电压表指示值最大，这时从信号发生器可看出收音机的接收频率。这样逐点跟迹，就能测出矿石机的电容器C旋在各不同位置时的接收频率。当矿石机的电容器C旋到电容量最大（全部旋入）时，信号发生器的频率应在530~550千赫附近，而当这电容器旋到电容量最小（全部旋出）时，信号发生器的频率应在1600~1620千赫附近。如果能达到这个要求，就说明矿石机对中波波段的接收频率范围是合适了，也就是频率复盖拉准了。如频率复盖不对，可将矿石机的 S_1 、 S_2 转换位置，再重复上述测试。


调谐回路的线圈管直径或漆包线线号出入较大，也可能影响频率复盖。这时，低频端可用增减线圈匝数的方法拉准（频率嫌高，增加匝数；频率低了，减少匝数）。对矿石机来说，低频端拉准后，高频端复盖不致出入太大。如需要更精确的拉准，可在调谐线圈上并联一只半可变电容器（外差式收音机使用的补偿电容器），用它来拉准高频端频率（频率嫌高，电容量调大，

频率低了，电容量调小）。经过几次高、低端反复拉准，就能使收音机准确地工作在所要接收波段的频率范围。

这种拉复盖的方法，对再生式、超外差式收音机都是适用的。

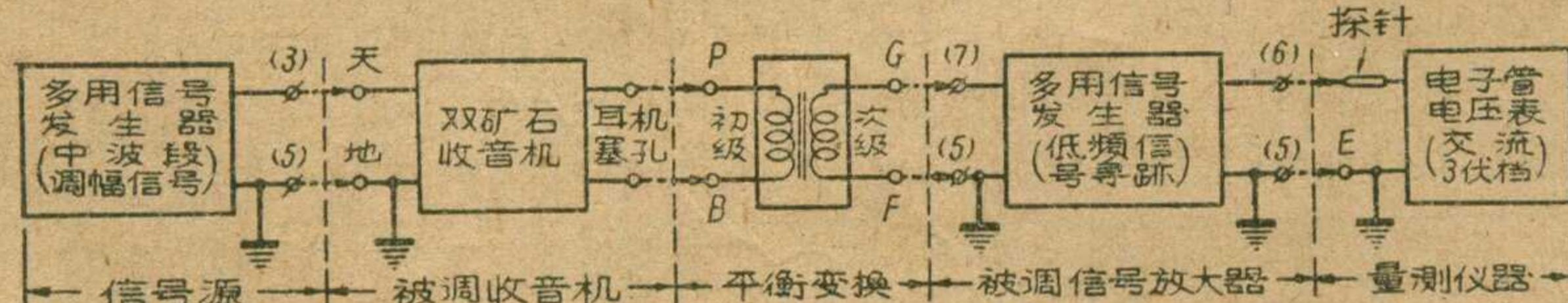

1

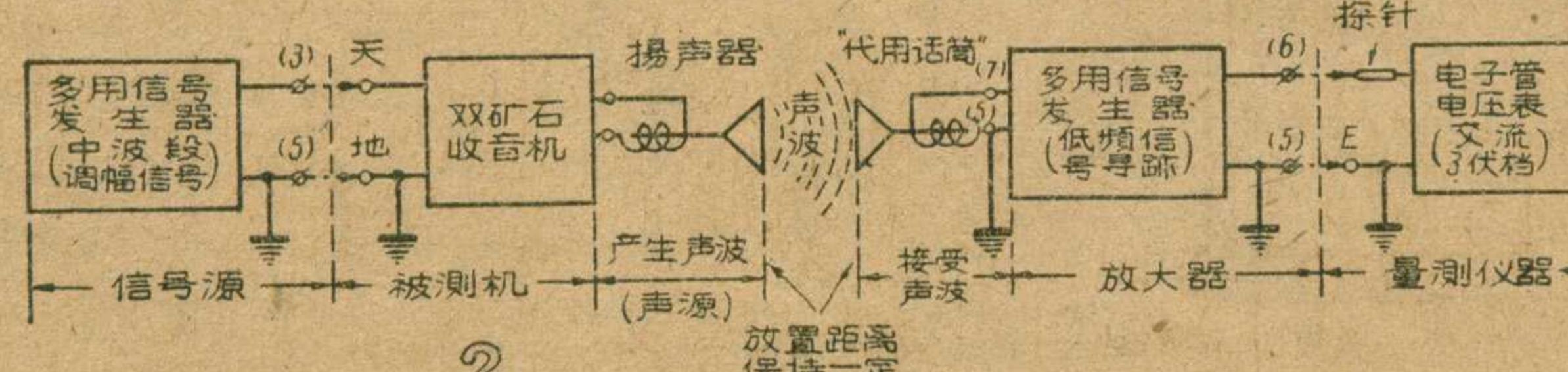

2

二、試驗揚聲器


自制或改制揚聲器後，如果要試驗揚聲器的聲壓特性，可按圖2電路進行。多用信號發生器電鍵位置仍和拉復蓋試驗一樣，它的3、5接線柱接礦石機的天、地線插口。礦石機的耳機插口連接待測的揚聲器。利用多用信號發生器的低頻尋迹部分代替標準放大器，即把它的5、7接線柱連接一個作為標準的話筒（可用舌簧揚聲器代替），5、6接線柱連接電子管電壓表（用交流3伏檔）。這兩個揚聲器位置要對正，相距標準距離為1米。如果距離一米太遠了，也可放近一些，以能使電壓表指示清楚為適宜，但這距離調整後應保持一定。為了避免桌面共鳴，可在揚聲器下面墊上比較柔軟的物体，如書本等。

試驗時，先使多用信號發生器送530千赫，收音機收到這信號便發聲。調整信號發生器的 R_5 、 R_{12} 或揚聲器間的距離，使電壓表指示中間數值。然後調整信號發生器的 R_6 ，音調高低會有變化。在 R_6 調到相當於男低音、女高音、小孩尖叫声的音調處，分別作上記號，並分別記下電壓表指示數值。這時，電壓表指示的數值，說明待測揚聲器對低、高、尖三種音調的表現能力。因為電壓表讀數還受代用話筒、低頻尋迹部分及收音機本身的音響性能的影響，所以這個讀數只能用作對比參考。例如改製揚聲器時，用這種試驗方法可以判斷每次改進的效果是變好了還是變壞了。

三、調整再生式收音機

現舉1961年第5期介紹的交流三管再生式收音機（見圖3）為例來說明。一般的調整方法，在原來這篇文章中已有介紹，這裡只談談運用自制儀器的調整方法。

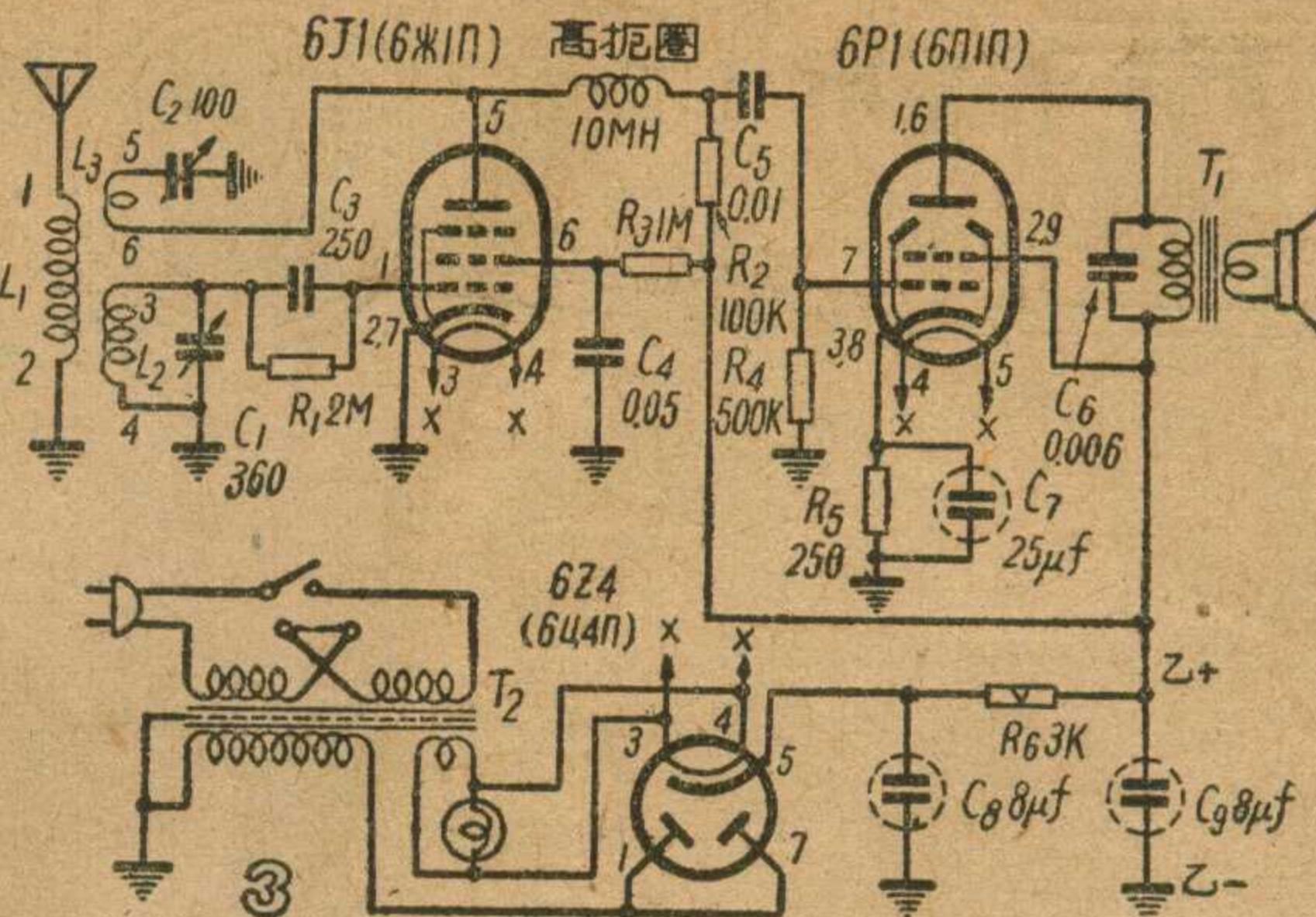首先測量交流電源，用電子管電壓表，放在交流300伏檔，量6Z4(6Ц4П)管座的1、7腳與底盤之間的電壓，應為250伏左右。改用交流10伏檔，分別量6Z4(6Ц4П)及6J1(6Ж1П)管座的3、4腳之間的電壓應為6.3伏左右，6P1(6П1П)管座的4、5腳之間的電壓也應為6.3伏。然後插上電子管，用直流300伏檔量乙+和乙-之間的電壓應為250伏左右。6P1(6П1П)的屏壓（管腳1或6對地）應為230伏左右，帘柵壓（管腳2或9對地）應為250伏左右，柵偏壓（管腳3或8對地）應為8~10伏左右。6J1(6Ж1П)的屏壓（管腳5對地）應為100~150伏左右，帘柵壓（管腳6對地）應為屏壓的 $\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}$ 。



實際測量結果與以上數值如果相差不大，沒有甚麼問題，如果相差很大，就應該重新檢查電路中的元件好壞，數值是否相符。特別是6J1的帘柵壓，不能過高或過低，否則會影響收音機的靈敏度。這個電壓可更換電阻 R_3 來調整（電壓需提高時，減小電阻值，反之加大電阻值）。

電壓測量調整好了以後，依次用手指按一下6P1和6J1

的柵極，用金屬物碰碰天線插口，如揚聲器發出聲音，就可以進行拉復蓋調整。由於再生式收音機本身有輸出變壓器和放大作用，所以拉復蓋時不需要再接入音頻變壓器和多用信號發生器的音頻尋迹部分，電路連接方式如圖4所示。拉復蓋的方法與上面介紹的一樣，這裡不再重複。

最後，調整再生，以提高靈敏度。電路連接與圖4相同，只不過不需要電子管電壓表。調整時，收音機的再生電容器 C_2 全部旋出，信號發生器送550千赫調幅信號，旋動收音機中的調諧電容器 C_1 到收到信號為止。然後旋入再生電容器 C_2 ，當旋入約 $\frac{2}{3}$ 時，應有再生叫聲。改送1000及1500千赫，也應有同樣叫聲，這說明再生適當。

調整再生時，可能遇到下面幾種情況：


1. 再生電容器 C_2 全旋入也無叫聲。可能是再生圈 L_3 接反了，可將 L_3 的接線對調一下再試。如果對調後仍無再生，也可能是再生線圈 L_3 匝數不夠，要增加10匝左右。或者換一只6J1電子管試試，因為太舊的管子也不會起再生作用。還可以提高些帘柵壓試試，但不要超過屏壓。必要時可相應提高些屏壓（減小 R_2 電阻），但不能提高太多，否則 R_2 的阻值太小， R_2 上的音頻電壓也會太弱。

2. 有再生，但 C_2 須幾乎全旋入才產生叫聲。這是再生過弱，可增加 L_3 匝數或提高帘柵壓解決。

3. 有再生，但 C_2 剛旋進一點就叫，或者 C_2 不論放在甚麼位置都叫，這是再生過強。可減少 L_3 匝數，或者降低帘柵壓，甚至降低屏壓。

4. 再生不均勻，高頻端（如1500千赫）過強，低頻端（550千赫）適當。這時可在 L_3 至屏極間串接一個3千歐左右的電阻，或者在屏極對地之間加接一只5~10微微法的電容器，得到解決。

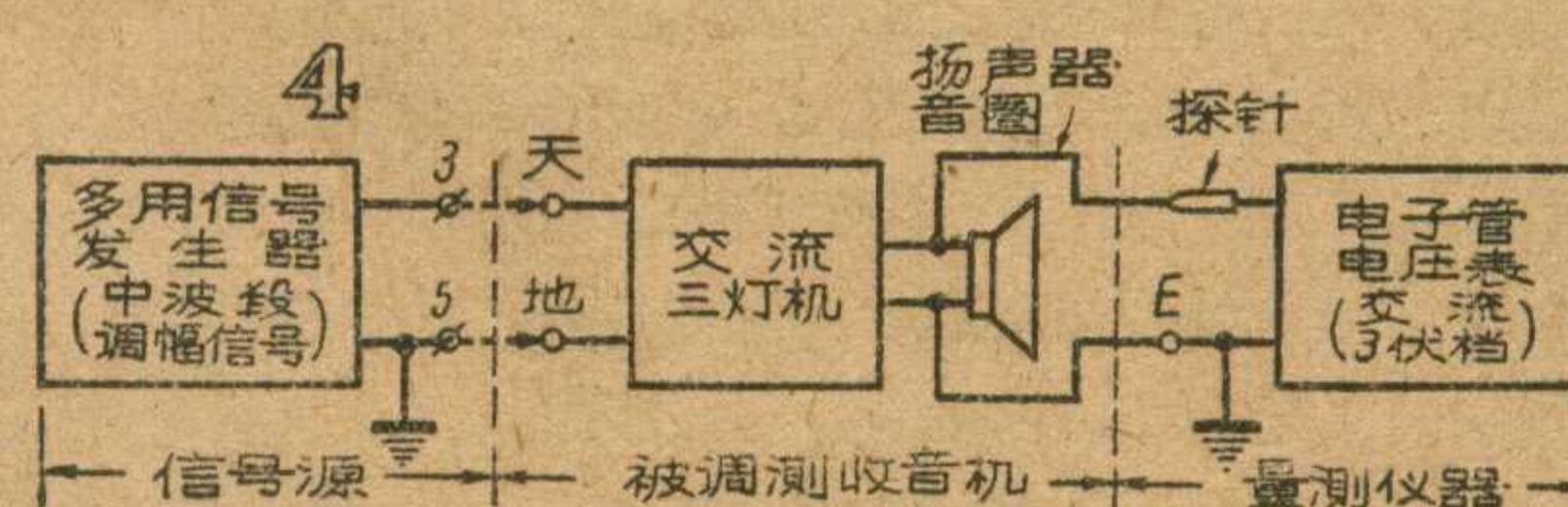5. 也是再生不均勻，但低頻端過強。這種情況比較少見，如果發生，可在再生圈兩頭（即圖中5、6兩點）并聯一只500~5000歐電阻，可壓低低頻端再生力。



硒整流器是目前应用比較广泛的一种半导体整流器。它的优点是坚固耐用，不怕振动，因此目前在很多交流收音机里用它来代替整流管供給高压。本文介紹一般收音机中使用的小功率硒整流器的构造，以及使用和計算方法。

一、硒整流器的构造

硒整流片是在鋁片上镀一层鎳，然后在硒外面再噴一层合金作电极，如图 1 所示。从鋁片到合金层是正方



向（通流方向），这个方向的电阻很小；而反方向的电阻却很大，电流几乎完全不能通过。因此当整流片接上方向变化的交流电压时，在整流片的负载中就不能反应这种方向变化，而出现单向的脉动直流，起着整流的作用。

硒整流片一般有方形和圆形两种，有各种不同的大小規格。每片能耐受的反向电压約为18伏（有效值），所容許通过的整流电流大小随硒片的面积大小和所采用的整流电路而不同。几种小型硒片的規格尺寸和容許的电流、电压数值列在表 1 內。

表 1

| 圆形整流 片直径 (毫米) | 方形整流 片尺寸 (毫米 ²) | 反向 耐压 (伏) | 容許电流(毫安) | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|-----|-----|
| | | | 半波 | 全波 | 桥式 |
| 12 | 12×12 | 18 | 25 | 50 | 50 |
| 19 | 16×16 | 18 | 40 | 80 | 80 |
| 25 | 23×23 | 18 | 75 | 150 | 150 |
| 35 | 32×32* | 18 | 150 | 300 | 300 |
| 45 | 40×40 | 18 | 300 | 600 | 600 |

*华北无线电器材厂 32×32 型硒片容許电流为180毫安

硒整流器（简称硒堆）就是由許多这样的整流片，根据不同的电路需要，按照一定的连接方式組裝起来的。目前市售的小型硒堆可分为三种基本类型，即半波式、全波中心式和全波桥式，如图 2 所示。厂家出品的硒堆上面注有輸入交流电压和輸出直流电流的数值。例如华北无线电器材厂出品的 0423、0425、0427 型半波整流硒堆就是专供收音机使用的，它們都是直接用于 220 伏交流输入，規定輸出电流不应大于 60 毫安。0423 型輸出电容不应大于 5 微法，0425 型不应大于 10 微法，0427 型不受限制。硒整流器上的接線片一般都用顏色套管标志，黃色的接交流的一根



王文穎

线，紅色的是輸出电压的正极，藍色的是輸出电压的负极。

如果你把一个組裝好的硒整流器拆卸开来，就会发现，每节硒片之間还有許多装配的元件（如图 3）。硒片和这些元件都是装在一



根螺杆上（見图 2 甲），最外端有螺帽固定着。螺帽里面依次装有彈簧垫圈、铁垫圈、絕緣胶木圈各一个、然后就是連接片。連接片里面装有一块硒整流片，合金面向右。里面是一个絕緣垫圈、一个菊花片、一个間隔垫圈以及一个或几个銅垫圈，再以后又是整流片。


半波式整流器串連的硒片和菊花片都是朝着一个方向的，而全波中心式的組裝方法是在半数整流片的地方将合金面倒过来和另一半相反地装在螺杆上，并在中間加入連接片作整流堆的正极。全波桥式和中心式装法相同，只是在整流片数 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{3}{4}$ 的地方加入連接片作为交流輸入。

二、各种整流电路的特点

1. 半波电路 电路如图 4 甲。整流器和变压器次級的一端及負載相串联，当电路中的 a 点电位为正时，正好是整流片的通流方向，电流从 a 点流經整流片和負載回到 b 点。当 b 点电位为正时 a 点为负，是整流片的逆流方向，負載中沒有电流通过（严格說來還有很小的反向电流通过）。只有在交流电的正半周負載中才有电流，所以电流的脉動很大，輸出的平均直流电压和电流比較小，变压器的利用率很低。当負載为純电阻时，整流电流的波形如图 4 乙所示。图中 I_M 是最大值， I_o 是輸出直流的平均值。

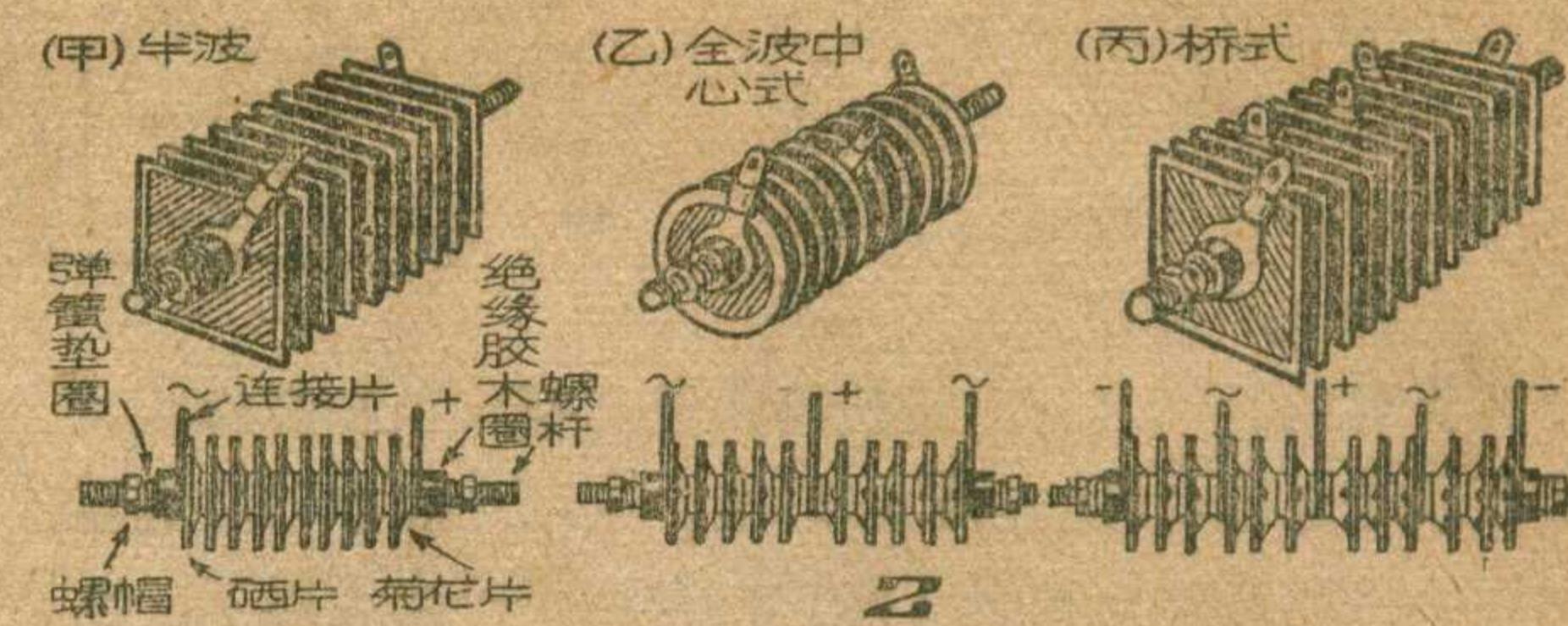2. 全波中心式电路(图 5)

这种电路相当于两个半波的合成，变压器次級具有两个匝數相同的線圈和两个整流臂（若整流元件的一端和变压器相連，另一端和負載的正极或負极相連，則构成一个整流臂）。当 a 点电位为正时，电流




流經整流片 1 和負載回到 0 点，此时整流片 2 处于整个反电压作用之下。当 b 点电位为正时，整流片 2 导电，而整流片 1 处于反电压之下。在交流电的一个周期內两个臂交替工作，所以負載內一直有电流通过，电流的脉動比半波整流的要小得多，脉動頻率為电源頻率的二倍。但由于变压器次級具有两个相當于半波的線圈，所以其体积要比半波所用的变压器来得大，变压器的利用率也不高。

3. 全波桥式电路(图 6) 在此电路中整流器具有四个整流臂，在交流电的正半周假設 a 点为正，则电流流經整流片 1 和負載，由整流片 3 回到电源。負半周則流經整流片 4 和 2。其整流电流的大小和波形与全波中心式相同。这种电路的优点是：加于整流臂的反向电压是抽头式的一半。变压器的利用率高。这种电路对于采用半导体来作整流元件时特別适合。因为在同样的輸出电压下，所用整流片的数目并不比全波中心式增加，可是变压器次級圈数却可减少一半。使用电子管整流时就很少采用桥式电路，因为它有四个整流臂，需用两个双二极管，而且整流管阴极处于不同的电位，灯絲供电就比較麻烦。

电路的选择可根据我們的要求及电路特点来确定。目前在收音机中所用的硒整流器以半波和桥式的为多。如果有現成的中心抽头变压器可以利用的話，用全波中心式也未尝不可。


三、整流器的計算

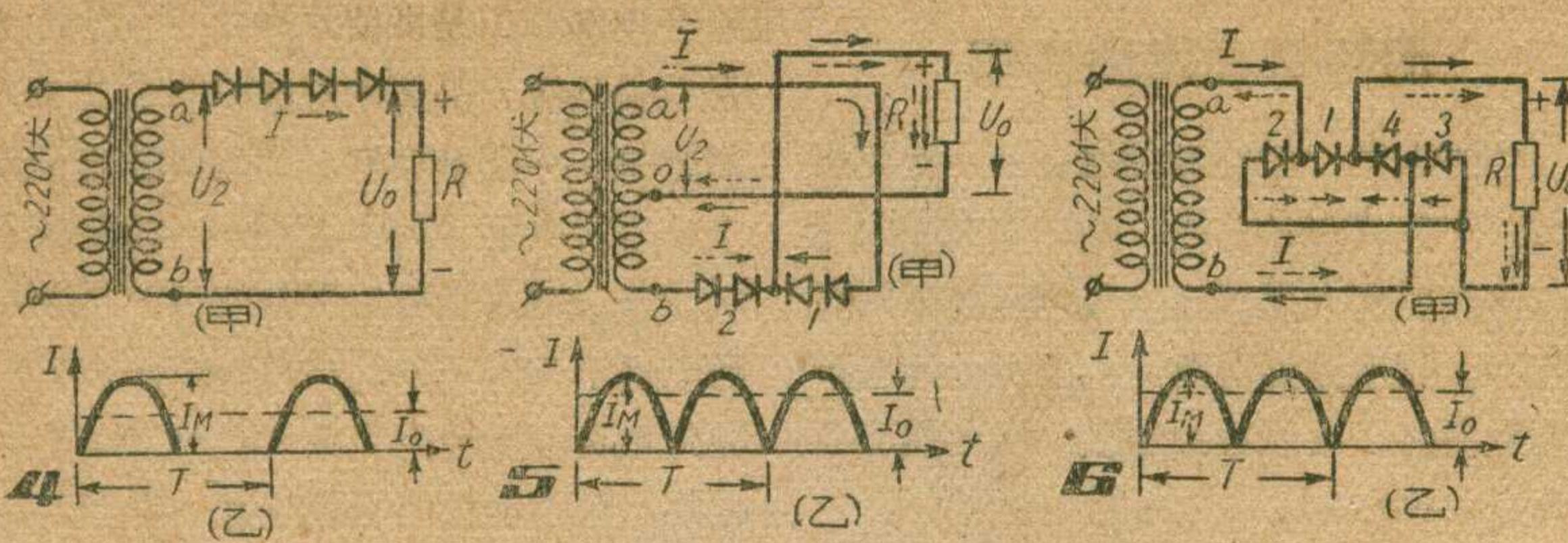整流器的計算主要是根据所选择的电路以及所需要的直流电压和直流电流，確定整流片的尺寸，計算必須串联和并联的



整流片数目，以及加于整流器上交流电压的大小（即变压器次级电压）。关于硒整流器的詳細和全面的計算是比较复杂的，不仅要考慮所采用的整流电路、負載的性质（电容輸入式滤波器还是电感輸入式滤波器），而且要考慮滤波元件的具体数值。收音机中的整流器一般都是电容性負載，这里就以电容性負載为例來說明它的基本計算方法。

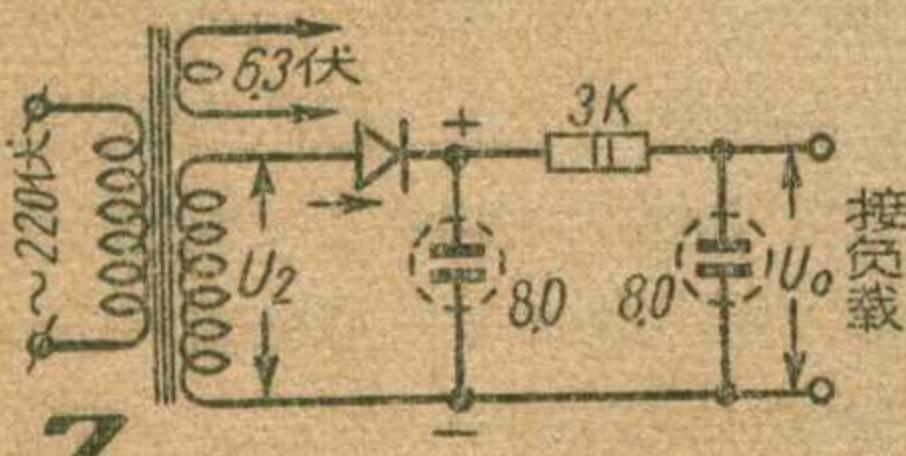例如本刊 1961 年第 1 期所載“一架优良的两管交流外差式收音机”的整流器就是采用硒堆半波整流、Π型滤波（电容性負載）电路。收音机用电子管 6A2Π、6H1Π 各一只，它的电路如图 7。那么，硒



堆應該用多大尺寸、多少片呢？

在計算的時候首先要知道所需要的直流电压和直流电流，也就是要知道电子管所需的最高屏压和各管屏流和帘栅流的总和。

由电子管手册查得：

| | 屏压 (伏) | 帘栅压 (伏) | 屏流 (毫安) | 帘栅流 (毫安) |
|------|-----------|------------|------------|-------------|
| 6A2Π | 250 | 100 | 3 | 7 |
| 6H1Π | 250 | | 7.5 | |

其最高屏压为 250 伏。屏极和帘栅极消耗的总电流 $I_{\text{总}} = 3 + 7 + 7.5 = 17.5 \approx 18$ 毫安。

1. 計算整流片的尺寸或并联片数。

如果整流器的負載电流为 I_0 ，而单片容許的正向电流为 I_0' ，則并联片数

$$P = I_0 / I_0'$$

当整流器是純电阻負載的时候，就可以用上式来直接計算。可是在整流器是电容性負載时，因在滤波电容器上充有一定电压，只有当外加交流电压高于电容器上的电压时整流臂才导电，整流器导电的时间比較短，要输出同样大的整流电流（平均值），它的有效值就要高些，因而要

把整流片的容許电流降低 20% 来計算，此時上式变为

$$P = I_0 / 0.8 I_0' \approx 1.3 I_0 / I_0'$$

前面已算出整流电流 I_0 是 18 毫安，那么 $1.3 I_0 = 1.3 \times 18 = 23.4$ 毫安。根据表 1 可选用 12×12 型硒片，其输出电流 I_0' 在半波电路中为 25 毫安， P 約等于 1，不需要并联片子。

2. 計算串联片数

假使加在整流臂上的最大反向电压为 $U_{\text{反}}$ ，每片容許的最大反向电压为 $U'_{\text{反}}$ ，則串联片数

$$n = U_{\text{反}} / U'_{\text{反}}$$

最大反向电压怎样求呢？我們知道，在电容性負載的电路中，加在每个整流臂上的最大反向电压近似地等于变压器次級电压最大值 (U_{2m}) 的二倍（在桥式电路中加在每个整流臂上的反电压是等于 U_{2m} 的一倍），也就等于整流器空載时整流电压的二倍：

$$U_{\text{反}} = 2U_{2m} = 2U_{\text{空載}}$$

整流器的空載电压应等于有負載时的输出电压 (U_0) 加上变压器、整流元件和滤波器中的压降損耗，即

$$U_{\text{空載}} = U_0 + \Delta U_{Tp} + \Delta U_B + \Delta U_\phi$$

式中 ΔU_{Tp} —— 变压器綫圈中的压降，一般为負載电压 U_0 的 5%~15%；

ΔU_B —— 整流堆的压降， $\Delta U_B = Kn\Delta U_c$ (K 是电路系数，半波和全波中心式为 1，桥式为 2； n 是每臂串联片数； ΔU_c 是每片整流片的电压降)；

ΔU_ϕ —— 滤波器中的压降，一般为負載电压 U_0 的 5%~20%。

因此先求出空載电压，然后就可以計算最大反向电压和串联片数了。

在本例中 $U_0 = 250$ 伏，我們取 $\Delta U_{Tp} = 10\% U_0$ ， $\Delta U_B = 0.6$ 伏， $\Delta U_\phi = 10\% U_0$ ，則

$$U_{\text{空載}} = U_{2m} = 250 + 25 + 25 + 0.6n$$

$$= 300 + 0.6n$$

$$U_{\text{反}} = 2U_{2m} = 600 + 1.2n$$

由表 1 查得单片反向耐压为有效值 18 伏，最大值 $U_{\text{反}}$ 应該是 $\sqrt{2} \times 18$ 伏，所以串联片数。

$$n = \frac{600 + 1.2n}{\sqrt{2} \times 18}, n = 25$$

3. 总片数可用下面公式来算：

$$N = Pnm (m 是整流臂数目)$$

在本例中 $N = 1 \times 25 \times 1 = 25$ 片。

4. 变压器的次級电压

$$U_2 = \frac{U_{2m}}{\sqrt{2}} = \frac{300 + 0.6 \times 25}{\sqrt{2}} = 1.41$$

$$= 223 \text{ 伏} \approx 220 \text{ 伏。}$$

四、整流器的使用和改装

对整流器性能好坏的基本要求是：在額定的电流和电压下能长期使用，不致击穿和超过溫度上限（硒片最高溫度为 75°C）。串联片間的电压分配和并联片間的电流分配應該每个片上接近一致。否則由于每片上电流、电压分配不均，会使某些整流片过热，以致提前损坏。

我們购买市售硒堆时，可用欧姆表測量每个整流片的正向和反向电阻，反向电阻越大越好，正向电阻越小越好。各片間的电阻越接近一致，质量越好。在測量過程中容易碰到整流片短路的現象，即正向和反向电阻都很小，且接近相等。造成短路的原因有两个，一个是在生产过程中造成的，一个是由放置時間較长而形成的自身短路。出厂产品一般都經過檢驗，我們发现的短路多屬於后一个原因。遇到这种情况可在整流片的两端加上 5~20 伏的交流电压，进行瞬間冲击（所用变压器容量要大些），一般可以使短路消除。

整流器在裝用前还需进行所謂“治性”（即赋能）手續，即在 50% 的額定負載下通电 15~30 分钟，然后将負載提高到 75%，保持 15~30 分钟，最后达到額定負載的 100%。这样可使已退性的整流片恢复原来的性能。

若购买的硒堆和电路不符合，也可以自己改装。例如有一个 $\phi 25$ 毫米圓形片 8 片的桥式硒堆，其交流輸入电压为 36 伏，直流输出 150 毫安。若需要的电压很高，电流很小，则可改为半波式。改法是将硒堆一端螺帽拆下，取下四片把它和另外四片按同方向装上（合金面同方向），然后用螺帽重新擰紧，则成为交流輸入 144 伏直流输出 75 毫安的半波硒堆了。

如果需要的电压較大、电流也較大，则可改装成两組半波并联或改装成全波，如图 8 所示。这时原整流堆可以不动，只将接線換一下就可以了。

（下轉 23 頁）



有电子脑的联合收割机

采茶的时候，不是一下子把所有的茶叶都摘下来，而是选最嫩的枝叶先摘。长期以来，由于采茶工作的复杂性，没有实现自动化。最近，苏联梯比利斯科学研究院的 P. III. 哥格沙德节和苏尔古拉德节提出用电子脑装备联合收割机，代替人工采茶。有电子脑的联合收割机，首先应能够“看”。为此，装设了光电析象管，并附有巧妙的光学系统，投映茶树丛图象。析象管的电子射束，对图象逐行扫描。扫描所得信息输入电子脑（即电子计算机），再由电子脑控制机械手进行采摘。茶叶的鲜嫩程度是由茶叶的辐射性能决定的，而不是根据它的自然颜色来判断，因此机器日夜都可工作，而且可以实现遥控。

在将来，利用有电子脑的联合收割机，还可以自动收摘已成熟的水果。（肖尧荣译）

静电印字机

波兰华沙综合技术研究所发明了一种静电印字机。待打印的文件，先译成电码，然后送入静电印字机。在静电印字机内，译码装置按照电码发送相应的电脉冲，这些脉冲经过放大后分别送到电极组（由48个电极组成）中各个相应电极的针尖，而这些加有信号脉冲的针尖的排列，恰好对应这组脉冲代表的字形，直接在它下面的特制纸带上印上电字痕，再在纸带上洒上特制的粉末，就可以看出字迹了。这种静电印字机的工作很可靠，每秒可印几千个字母。（肖尧荣译）

简易润滑油检查器

莫斯科石油加工厂制造了一种简易的润滑油检查器。这种检查器由一个1.5伏的干电池、一个微安表和一个电阻串联组成，外接两个探针。使用时，一根探针接待测的发动机外壳，另一根探针接转动轴。如润滑油够量，那么油层就紧密地贴在转动零件的表面上，不使电流通过，微安计指针不动。如果润滑油不够量，油层就“裂开”，电流就从无油处通过，微安表指针就有读数。（希虹译）

用超声波发现火焰

任何火焰，都能像一面镜子一样反射声波。产生反射的原因，是由于火焰本身的气体密度和火焰周围的气体密度不同所引起的。利用这种现象，制造了一种超声波接收设备，可以可靠地侦察出火焰的发生地点。（晓波译）

电眼照相机

照相机装上光电设备——电眼，采用超高感度的胶卷，制成所谓的电眼照相机，能够自动对光、自动调整曝光时间，并且自动晒出照片。使用时取好镜头后，只要校准距离、扳动快门就行了。拍摄后10秒，就能自动印出照片来。（郑佐庭译）

心脏外科手术用的探测器

在治疗心臟阻塞症时，如果要动手术，争取缩短手术时间是十分重要的。利用新制成的探测器，易于找到心臟的要害组织——心臟脉管束，可以减轻手术工作。这种探测器有一根三心金探针，接到一个发声器。使用时，发声器按照探针与心臟组织接触的部位而改变声调，当探针与脉管束接触时，声调改变特别显著。（澤仁编译）

高灵敏度的光电管

新型砷化镓光电管的灵敏度比普通光电管高1~2倍，并且在日光下工作时灵敏度不会降低，这一点是一般光电管难达到的。此外，这种光电管能耐受的温度较高，可达120°C。

新型光电管的工作波长为0.4~0.9微米，介于可见光和红外线之间，对0.85微米波长的光最灵敏。据说，新型光电管的用途很广泛，例如可用作飞行指向设备、导弹跟踪设备、电子计算机等等的元件。（澤仁编译）

半导体超声波放大器

利用某些半导体，特别是硫化鎘所具有的光电导和压电两个特性，制成了半导体超声波放大器。这种超声波放大器用在电子计算机的记忆回路内，可以长期存储信息，克服了一般记忆回路内用超声波存储信息不能持久的缺点。当然，这种放大器也能在一般电声线路内得到应用。

超声波通过硫化鎘晶体时，由于晶体的压电效应，沿声波产生一个振荡电场。在黑暗中，硫化鎘是绝缘体，这个电场不

能产生电流，但是即使只有一点昏暗的光线照到晶体上，晶体内部就释出少量活动的载流子——电子和空穴，这些载流子沿着电场方向会聚成束。据报导，如果载流子的行进速度大于所加超声波的行进速度，那末这个载流子束就能供给超声波能量，因此超声波能量得以放大。为了证实这个结论，曾在硫化鎘晶体上加一直流电压，加快载流子的运动速度，结果得到了放大的超声波。如果所加直流电压很大，甚至会使这硫化鎘晶体成为超声波振荡器。（袁董译）

用电子计算机合成语音

把语音分解成一些基本成分，例如基本频率、特征频率、噪音强度等等，然后用相应的发生器分别产生这些成分。这样一来，只要送出一些信号去控制发生器，使它们的输出按照控制信号组合起来，就可以重新合成语音。不久以前，在国外的一次展览会上用快速电子计算机表演了语音的合成。控制电子计算机工作的程序，包括两部分：一部分是控制语音分解的，一部分是控制语音合成的。只要把要说的话编码，打在穿孔卡上，送入电子计算机，就能在电子计算机的输出得到已录好语音的磁带，用普通录音机就能重新放出原来的语音来。可以设想，有了这种语音合成设备后，失去说话能力的人，只要像打字那样就可以用机器来说话了。在长途电话通信中应用这种设备，就不要传送语音电流而只需传送控制语音合成的信号脉冲，这样可以压缩传输频带，在一对线路上能开通更多路数的电话。（车译）

薄膜晶体三极管


据报导，“薄膜晶体三极管”的体积极小，在一块邮票那么大的面积上，就可以放两万个。每一个薄膜的厚度仅为几万分之一英吋（1英吋=25.4毫米）。如用这种晶体三极管制造电子计算机，其主要部件的体积将只有一本书那么大。

制造薄膜晶体三极管所用的半导体材料是硫化鎘。先让硫化鎘和金属在真空中逐渐加热，变成气体，然后依次沉积在玻璃绝缘底板的表面上。为了使金属的覆盖层具有所需要的形状，可以在底板表面放上模片。有了这种模片，还可象印刷线路那样连接晶体管线路。（李敬章编译）



1. 收音机或扩音机的电源变压器是水平横放着好（这时线圈轴线和底板平行），还是竖直着放好？（黄培荣）

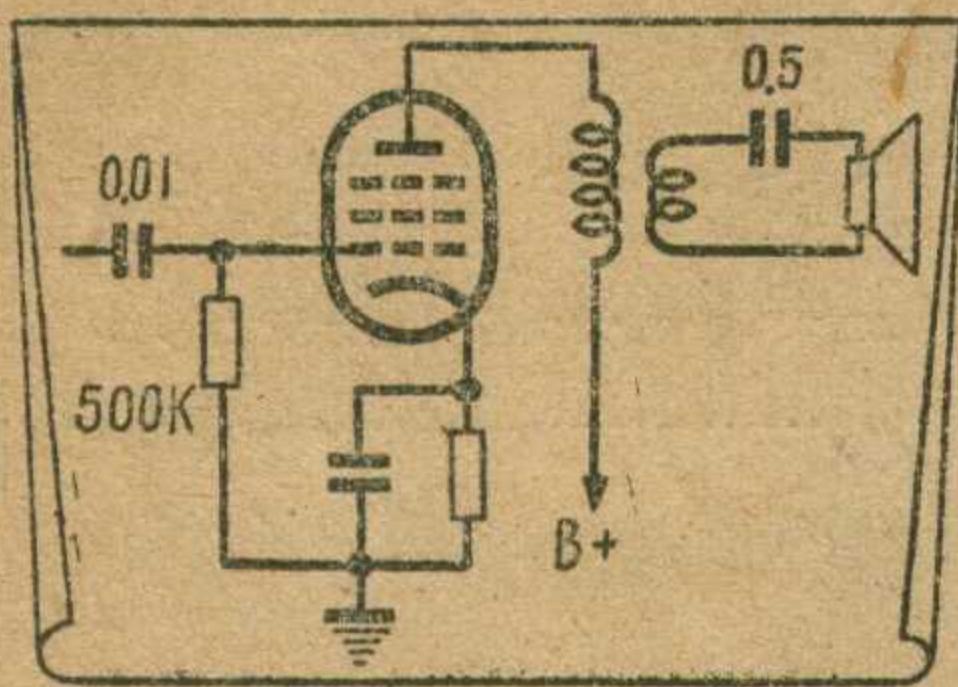2. 大家知道，交流电可以通过电容器，而且电容量越大，对交流电的阻抗就越小。收音机的低频放大器的交连电容器，有0.01微法就足以顺利地通过低频信号，但是如果把0.5微法的电容器串接到




动圈喇叭上，声音就变得几乎听不到了。这是为什么？（张恩麟）

3. 在外差式广播收音机里，中放级数越多，灵敏度就越高，可是却很少装到三级以上的。为什么？（郑松龄）

上期“想想看”答案

1. 简单的交流收音机，整流高压直接取自市电电源，因此两根电源线上有一根和机壳相连（见附图）。我们知道，两根电源线上有一根是火线，一根是地线。因此，当将插头插入电源电路中时，如果是电源的火线和机壳连接，机壳就带电；这时如果将插头反过来插，使电源的地线和机壳相连，如附图所示的情况，机壳就不带电了。

2. 不能。因为毫安表和微安表只允许通过极小的电

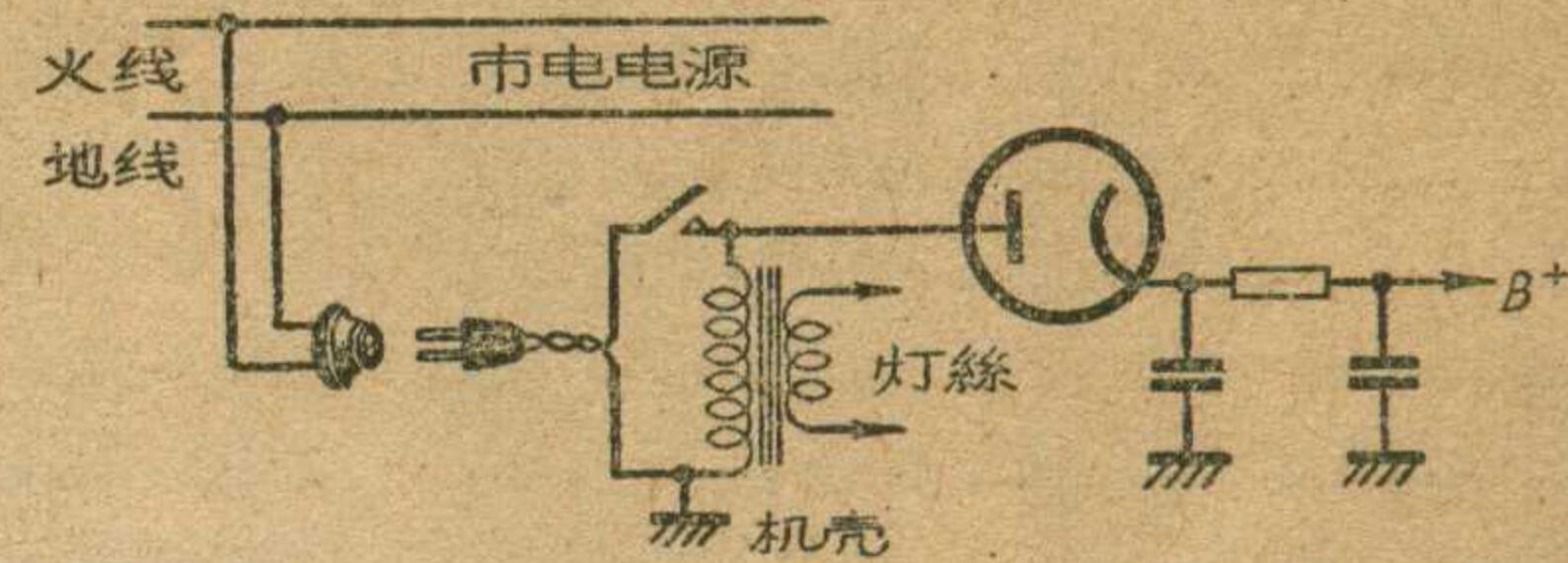

流，而普通的欧姆表在测量电阻时，输出电流达50毫安以上（在R×1挡时）。因此即使被测电表原来是良好的，也可能在测试中被烧坏。

3. 这是由于输出变压器的铁片没有夹紧受到振动而发出的声音。因为这时变压器的次级没有接负载，是开路的，所以初级线圈中通过交流电流时会在铁心中产生比较大的磁通，磁通的大小是随音频而变化。很强的交变磁通将会使铁心的铁片振动而变出声音。应当强调指出，收音机在喇叭接线断开时工作是很危险的。因为输入变压器的次级开路时，在初级就呈现出很大的阻抗，加在初级线圈上的音频电压很高，很可能把这个线圈烧毁或打穿。

电子的运动速度

电流沿着导线的传播速度等于光速，也就是每秒钟能跑过三十万公里。但是这并不是说，形成这个电流的电子也是以光速运动的。

电路闭合以后，电场就沿着导线以光速传播。假设电路很长，那末在一秒钟后，电场就传到了离闭合处三十万公里的地方，使那里的电子开始运动起来，就是说，电流传到了那里。但是，这是“当地”的电子开始运动了，并不是电子从闭合处跑到了离闭合处三十万公里的地方。由于电场而引起的电子平均运动速度，在实际应用的电压下，一般只有每秒几个毫米。也就是说，每小时大约只运动10米。为了对比，我们可以指出，步行的速度约为每小时5公里，也就是5000米，约比电子的运动快500倍。

事实上，在没有电场的时候，导线中的自由电子也是在杂乱地运动着。这种运动称为热运动，其速度约为每秒几十公里。电子在作热运动时，不断地和别的电子以及原子碰撞，因而速度的大小和方向都在不断变化。粗略地说，在每一瞬间，有多少电子向某一方向运动，就有同样多的电子向相反的方向运动，所以总地说来，电


子热运动所产生的电效应是互相抵消的，因而就没有电流。（当然，精确地说，电子热运动产生的电效应并不是恰好完全抵消的，而多少有一点残余，这就是一切导体或电阻都会产生热噪声的原因。）

在电子受到电场作用的时候，除了热运动速度以外，还要迭加上由电场作用而产生的速度。例如，原来在电场作用方向运动的电子，速度增大，而在相反方向上运动的电子，速度减小。结果平均地说，所有的自由电子都顺着电场作用的方向移动。电子的这种移动就是电流。

导线中的电子由于电场作用而得到的电子速度，在两次碰撞之间的期间内，可能很大，达到每秒几公里。但是，无数次的碰撞，使得电子在电场作用方向上的实际位移速度极小，象前面所说的那样，一般每秒只有几个毫米。

电子在真空中的运动速度，要比导线中大得多，因为电子运动时不会和其它粒子相碰。这时电子的运动速度只决定于电场的加速作用，并且要比热运动速度大得多。例如，电子管加上250伏的屏压时，其中的电子就以每秒9000公里的速度飞过阴极和阳极的空间。在电视显象管和电子显微镜中，阳极所加的电压为几千、几万伏，因此电子的运动速度还要更大一些。


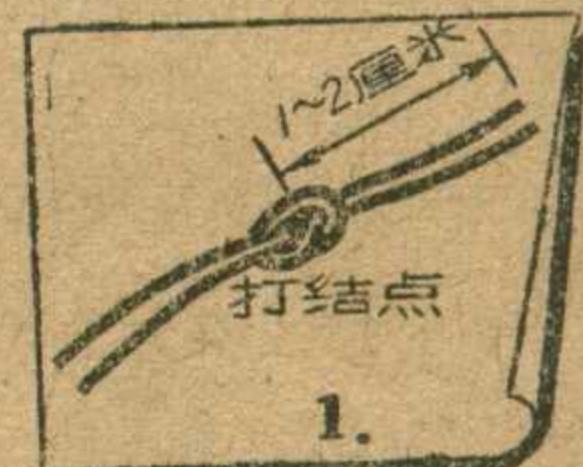
比39号线更细的漆包线，断线后不要把两头的漆擦去，用普通打结方法打一个结，留出1~2厘米的线头（如图1所示）。然后把留出线头靠紧，但不要拧在一起，否则不易熔化。线头



做好后，划燃一根火柴烧线头，烧的时间不要太长，约1~2秒即行。如果线头不熔化，可用两根火柴并着点燃去烧，注意不要把结头下面的漆包线烧坏。烧结好以后如图2所示，两线头熔化凝成一点。最后检查是否熔接牢固，用薄纸包好接点。（钟道运）

（上接21页）

将半波改为全波或桥式可按相反的方法进行，这时需要另外增加连接片。

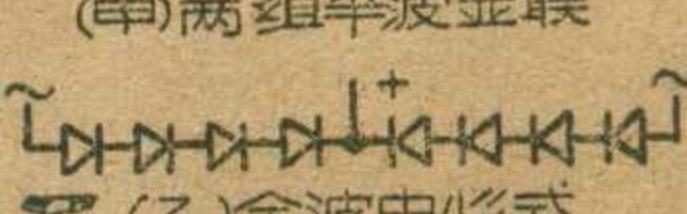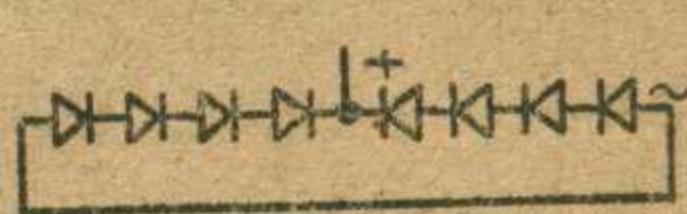

如果现有硒堆是其他型号的，也可以根据上述计算和改装方法适当地增减整流片数目装成适合电路的整流器。

向与答

問：带有高頻放大的超外差式收音机，如何校驗？

答：带有高頻放大的超外差式收音机，在沒有仪器的业余条件进行校驗，是先将高放管取去，在該管座的屏极插孔插入一根垂綫作天綫，按一般超外差式的业余校驗方法将下面几級先行校好。但这时垂綫带有高压直流电，为安全計，最好是将高放管的屏极綫圈原接乙+的一端改为通地，使这个綫圈变为天綫綫圈再按上述方法校驗。这样調整好了下面的几級，才插入高放管（并接回已更动过的接綫）。高放級的調整，主要是将它和变頻級調諧电路的三連可变电容器上的微調电容器調整同步，收到电台时沒有波差叫声，最后在三点統調处也再修正一下就可以了。

（徐疾答）

問：繞制綫圈时，若繞綫的直徑比要求的綫徑大，实际圈数應該增加还是減少？


答：繞綫直徑比要求的綫徑大，在圈数相同时，綫圈的电感量要小些，因此綫圈的圈数應該酌量增加一些。如果繞綫直徑比要求的綫徑小，圈数可适当减少一些。但当綫徑相差不大时，对电感量的影响并不显著。應該注意的是綫圈的綫徑不能随意更动，否則会影响其他的电气性能，例如外差收音机的本地振蕩綫圈的回授綫圈，如果改变其綫徑就会影响其在整个波段范围内的振蕩特性，例如将綫徑改得太大，則高頻端的振蕩过强，反之則太弱。这都直接影响全机的性能，使全机在接收波段內灵敏度不均匀。

問：用三极管作超外差式收音机的中放，与使用遙截止五极管相比有那些缺点？

答：超外差式收音机的中放管最好采用遙截止五极管，它可以在較大的栅负压变动范围内工作，便于加自动音量控制电压。另外五极管的互导高，内阻也高，这对增加中放管的放大倍数和提高收音机的选择性是有好处的。因为中放管的放大倍数直接与互导成正比，而选择性则受中放管内阻的影响，内阻小，则并联在中频变压器初級两端的电阻小， Q 值低，选择性差，反之則 Q 值高选择性好。三极管的互导小，内阻低，用作中放管，不仅放大倍数小，而且选择性也差，也不适宜加自动音量控制电压，因而选择三极管作中放是不合适的。

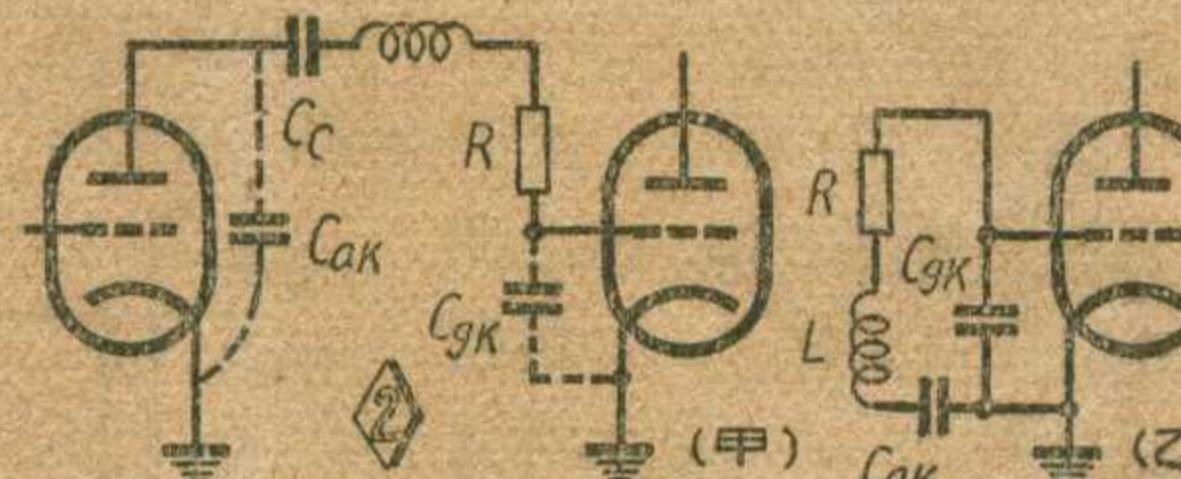問：有的收音机电路里，經常看到电子管的栅极上加接一小欧姆的电阻（如图1中 R ），它起什么作用？

答：电子管栅极上加接一个小欧姆的电阻，是用来防止电子管在工作过程中产生高頻或超高頻寄生振蕩。在正常工作情况下，电子管沒有栅流（甲类工作），因此 R 上也不消耗能量，接与不接，对工作无关。一旦发生寄生振蕩，这种振蕩多半由于接綫电感 L 、电子管极間电容所引起，如图2甲，它的等效电路如图2乙。这时




电阻 R 直接串联在振蕩回路中，增加了振蕩电路的阻尼，因此能起防止振蕩的作用。

R 的数值一般在几十到几百欧姆之間，使用时应尽量焊接在电子管栅极附近，距离过远不能起抑制作用。（以上丁启鴻答）

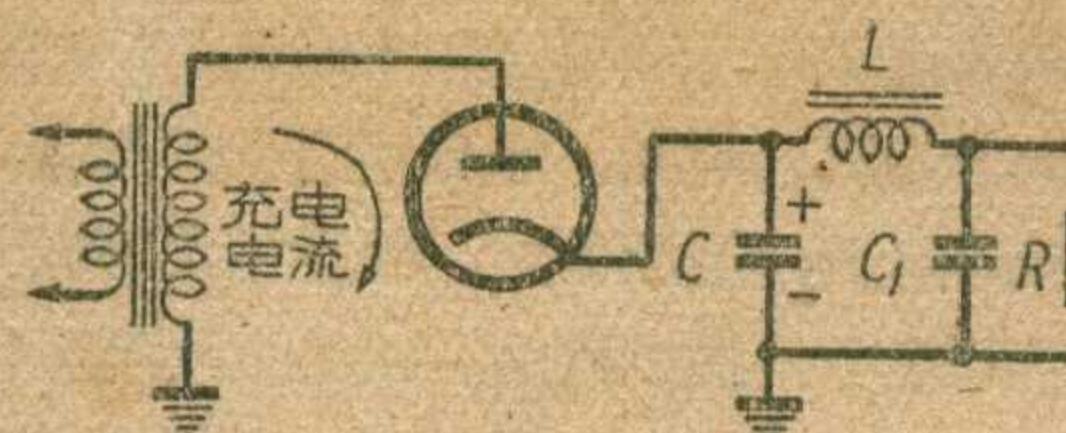問：在电容輸入式的整流器滤波电路中，輸入电容 C 用得太大了，为什么会影响整流管的寿命？

答：在电容輸入式的滤波电路中，輸入电容 C 用得大一些虽然滤波作用会好些，但是也不能用得过大。因为整流管的内阻是比较小的，如果 C 用得过大，則在整流管剛开始工作的瞬间，有很大的充电电



流。在整流器工作稳定以后，因 C 上已充有一定的电压，充电电流就比較小了。如果起始充电电流过大，超过整流管所容許的峰值电流，整流管就容易损坏。一般小型收音机的全波整流电路輸入电容在16微法以下可无妨碍，但半波整流电路就不宜超过8微法。

問：整流滤波输出端有的并联一只泄放电阻，有什么作用？

答：有两个作用：1.可以减少因整流器負載电流的变动而引起的输出电压的变动。因为加了泄放电阻以后，整流器的原有負載从零載到滿載的电流变动范围縮小了，输出电压就相对地稳定些；2.在电源或負載关掉后，可以使滤波电容器迅速放电，有保护作用。（以上郑寬君答）



1962年第3期(总第75期)

录

- | | |
|------------------|---------|
| 电子显微鏡 | 西門紀業(1) |
| 光电管比色計 | 方建安(4) |
| 輝光管电子限时器 | 余永茂(5) |
| 方便的录音监听 | 杜振武(5) |
| 放大器中的負反饋 | 赵 俠(6) |
| 利用負反饋放大器获得阻抗匹配 | |
| | 屏 比(8) |
| 輸入阻抗和輸出阻抗 | 承 恒(9) |
| 怎样檢驗晶体管的好坏 | 高春暉(9) |
| 晶体管的低頻参数和等效电路 | |
| | 于 聰(10) |
| 电池超外差式四管机 | 馮報本(12) |
| 电子管(下) | 徐 疾(14) |
| 低頻放大器中栅偏压的选择 | 邱永華(16) |
| 用氖管作指示灯 | 洪文井(16) |
| “熊猫”601—1交流六灯收音机 | (17) |
| 收音机的几項調整 | 栗新华(18) |
| 硒整流器 | 王文穎(20) |
| 国外点滴 | (22) |
| 想想看 | (23) |
| 电子的运动速度 | (23) |
| 怎样接細漆包綫断头 | 鍾道运(23) |
| 問与答 | (24) |
| 封面說明 創場實況轉播 | |

編輯、出版：人民邮电出版社

北京东四 6 条 13 号

电报挂号：04882

印 刷：北京新华印刷厂


总 发 行：邮电部北京邮局


訂 購 处：全国各地邮电局所


本期出版日期：1962年3月10日


本刊代号：2—75 每册定价2角


常用“南京”牌电子管

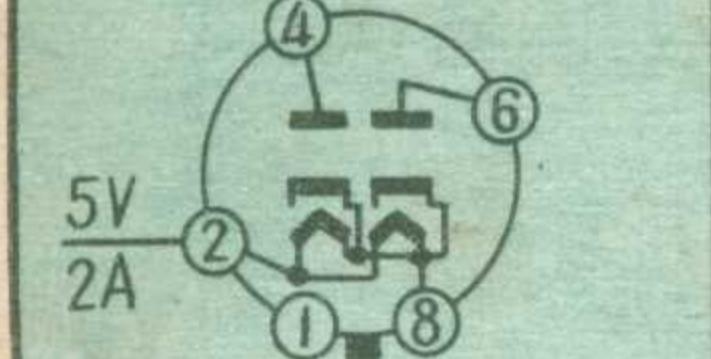
| | |
|---|--------|
| 5Z4P (5U4C) | 双二极整流管 |
| 整流 | |
|  | |
| $U_{\text{反}}$ | I_m |
| 1350 | 375 |
| I_B | |
| 125 | |

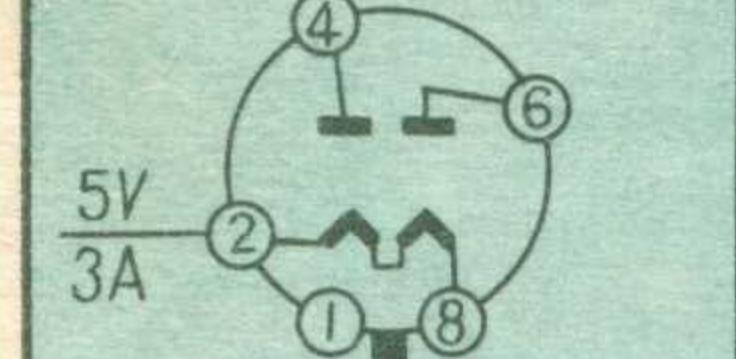
| | |
|---|--------|
| 5Z3P (5U4G) | 双二极整流管 |
| 整流 | |
|  | |
| $U_{\text{反}}$ | I_m |
| 1550 | 675 |
| I_B | |
| 225 | |

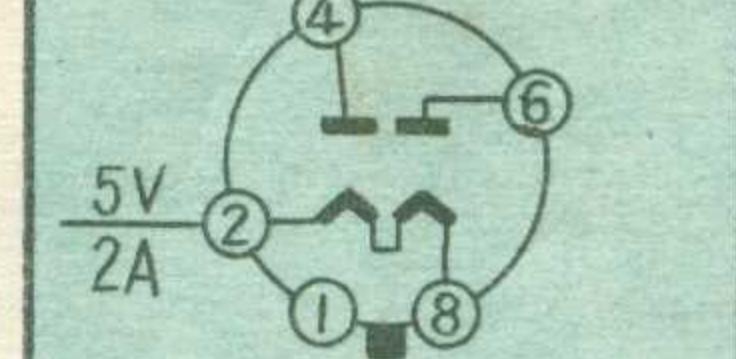
| | |
|--|--------|
| 5Z2P (5Y3-GT) | 双二极整流管 |
| 整流 | |
|  | |
| $U_{\text{反}}$ | I_m |
| 1400 | 375 |
| I_B | |
| 125 | |

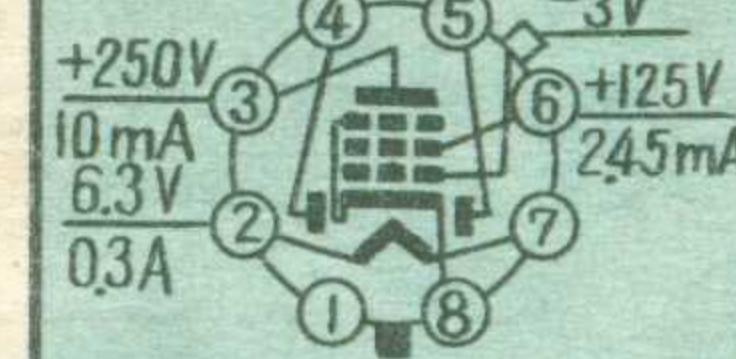
| | |
|--|----------|
| 6B8P (6E5C) | 高频双二极五极管 |
| 检波和高低频电压放大 | |
|  | |
| $+250V$ | $-3V$ |
| 10mA | 24.5mA |
| 6.3V | |
| 0.3A | |
| $U_{\text{反}}$ | I_m |
| 1.34 | |
| R_i | U_{HK} |
| | 100 |

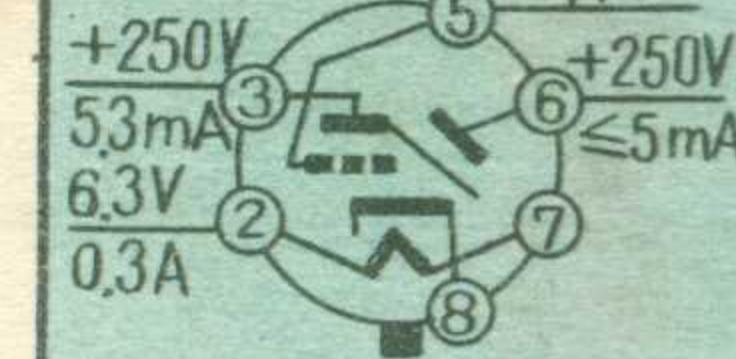
| | |
|--|--------|
| 6E5P (6E5C) | 调谐指示管 |
| 调谐指示 | |
|  | |
| $+250V$ | $-4V$ |
| 5.3mA | 2.45mA |
| 6.3V | |
| 0.3A | |
| S | μ |
| 1.2 | 24 |
| U_g | |
| -825 | |
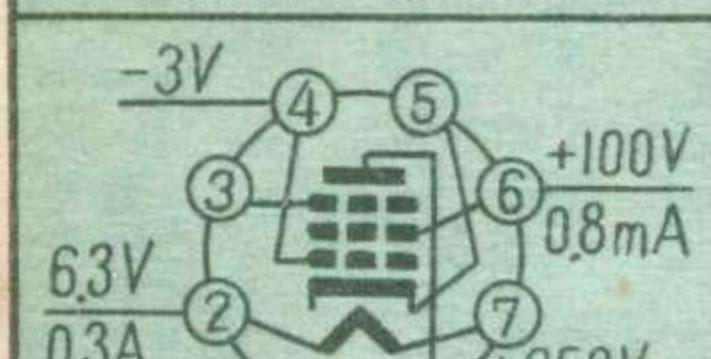
| | |
|--|---------|
| 6J8P (6K8C) | 高频五极管 |
| 高中频电压放大 | |
|  | |
| $-3V$ | $+100V$ |
| 6.3V | 0.8mA |
| 0.3A | |
| S | R_i |
| 1.65 | |
| U_{HK} | 100 |
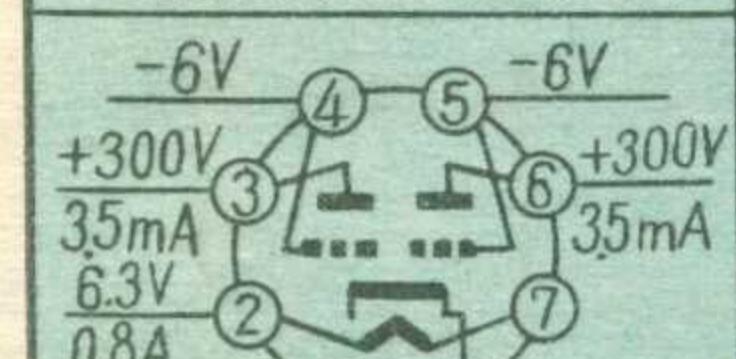
| | |
|--|---------------|
| 6N7P (6H7C) | 输出双三极管 |
| 低频功率放大 | |
|  | |
| $-6V$ | $+300V$ |
| 3.5mA | 3.5mA |
| 6.3V | |
| 0.8A | |
| S | μ |
| 1.6 | 35 |
| $P_{\text{出}}$ | |
| (两管并联) | (每管) |
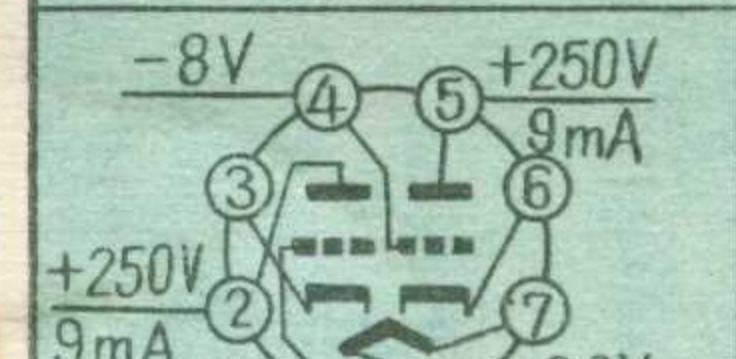
| | |
|---|---------|
| 6N8P (6H8C) | 双三极管 |
| 倒相和低频电压放大 | |
|  | |
| $-8V$ | $+250V$ |
| 9mA | 9mA |
| 6.3V | |
| 0.6A | |
| S | μ |
| 2.6 | 20 |
| U_{HK} | 100 |
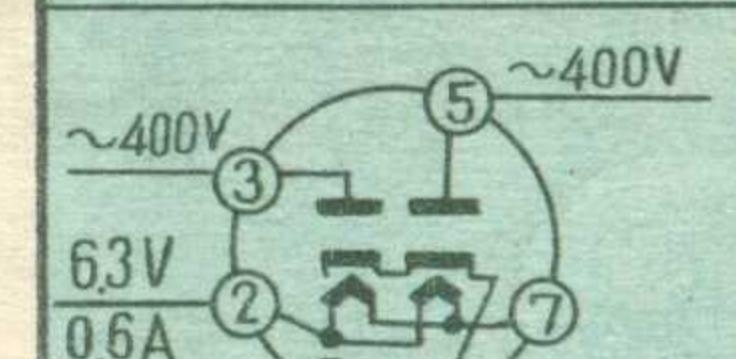
| | |
|---|-------------|
| 6Z5P (6L45C) | 双二极整流管 |
| 整流 | |
|  | |
| $\sim 400V$ | $\sim 400V$ |
| 6.3V | |
| 0.6A | |
| $U_{\text{反}}$ | I_m |
| 1250 | 210 |
| I_B | |
| 70 | 450 |
| U_{HK} | |
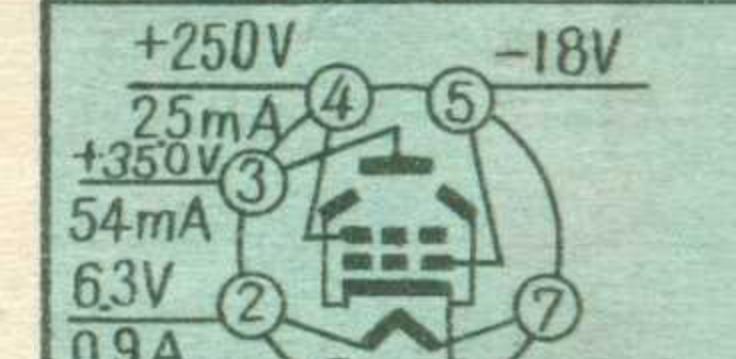
| | |
|---|-----------------|
| 6L6P (6L6G) | 输出集射四极管 |
| 低频功率放大 | |
|  | |
| $+250V$ | $-18V$ |
| 25mA | 54mA |
| 6.3V | |
| 0.9A | |
| S | R_a |
| 5.2 | 42 |
| $P_{\text{出}}^*$ | P_a |
| (最大信号时) | $P_{g2\lambda}$ |
| 19 | 25 |
| U_{HK} | 100 |

| | |
|--|-------------|
| 6A7P (6SA7-GT) | 七极变频管 |
| 变频 | |
|  | |
| $+100V$ | $20k\Omega$ |
| 85mA | 0.5mA |
| 250V | |
| 3.5mA | |
| 6.3V | |
| 0.3A | |
| S | S_f |
| 0.45 | |
| U_{HK} | 100 |

| | |
|--|----------|
| 6K3P (6SK7-GT) | 高频隔截止五极管 |
| 高中频电压放大 | |
|  | |
| $-3V$ | $+100V$ |
| 6.3V | 2.5mA |
| 0.3A | |
| S | U_{HK} |
| 2.0 | 100 |

| | |
|---|----------|
| 6G2P (6S97-GT) | 双二极三极管 |
| 检波和低频电压放大 | |
|  | |
| $-2V$ | $+250V$ |
| 2.5mA | 1.15mA |
| 6.3V | |
| 0.3A | |
| S | μ |
| 1.1 | 100 |
| R_i | U_{HK} |
| 91 | 100 |

| | |
|---|-----------------|
| 6P6P (6V6-GT) | 输出集射四极管 |
| 低频功率放大 | |
|  | |
| $+250V$ | $-12.5V$ |
| 5mA | 45mA |
| 250V | |
| 45mA | |
| S | R_a |
| 4.1 | 5 |
| $P_{\text{出}}^*$ | P_a |
| (最大信号时) | $P_{g2\lambda}$ |

电池超外差式四管机

