

无线电 5
WUXIANDIAN 1962



偉大的俄罗斯科学家、无线电发明者亚·斯·波波夫




1859年3月16日，亚历山大·斯捷潘诺维奇·波波夫诞生在俄罗斯北乌拉尔的一个矿区里。幼年的波波夫，就是一个热爱劳动、勤奋而又富有好奇心的小孩子，热衷于创造。当时，电铃刚发明不久。这种“新奇”的电磁设备，立刻引起了波波夫的兴趣。十二岁的波波夫自己动手，做成了一个电铃和一对电池，并且把自己的小闹钟改成了一架小电钟。从此，波波夫就开始热爱电学，下决心要攀登这门科学的高峰。

1877年，波波夫考入了彼得堡大学。为了维持生活，他不得不一面学习，一面工作，但是生活中的困难就像科学中的难题一样，难不倒具有顽强精神的波波夫。波波夫学习成绩非常好，在他念四年级的时候，就代理过大学助教的工作。在学校里，波波夫非常珍惜时间。尽管他学习、工作都很忙，但是由于他能充分利用时间，所以他当时还是一个课外科学活动的积极参加者。


1882年，波波夫大学毕业。1883年，他担任水雷学校的教员。当时，在辽阔的海洋上，舰船间不可能相互通信。这种实际需要和当代学者对电磁波特性的一些新发现，促使波波夫设想创造一种利用电磁波的新通信工具。经过多年的研究劳动，无数次的失败，波波夫终于发明了一种能接收电磁波的仪器。1895年5月7日，这个具有历史意义的一天，波波夫在俄罗斯物理化学会议上表演了世界上第一架无线电接收机的实验。现在，当我们看到无线电飞速发展的时候，更忘不了波波夫辛勤劳动的伟大贡献。因此苏联政府规定5月7日作为“无线电节”，每年在这一天都要纪念无线电的诞生。

1896年3月24日，波波夫又表演了自己的新成就——不用导线传递信号。1899年秋天，波波夫亲自领导建立了世界上第一条无线电通信线路。以后，波波夫还继续试验地面与空中的无线电通信，试验用无线电的方法来寻找船只。这样，远在现代无线电定位技术出现以前，波波夫就作出了可以实际运用这门技术的结论。

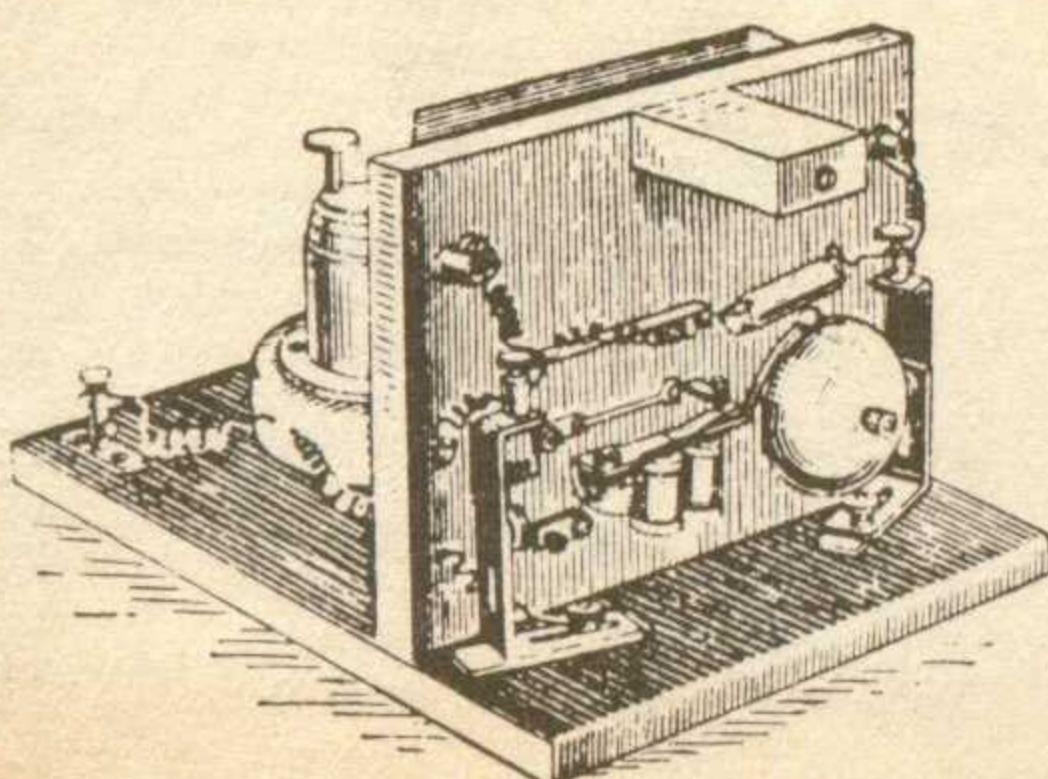
1906年1月13日，亚·斯·波波夫逝世，享年46岁。波波夫的生命虽然短促，但是他为现代科学作出的卓越贡献，是永远留在人们的心里的。



1895年波波夫发明的世界
上第一部无线电接收机。

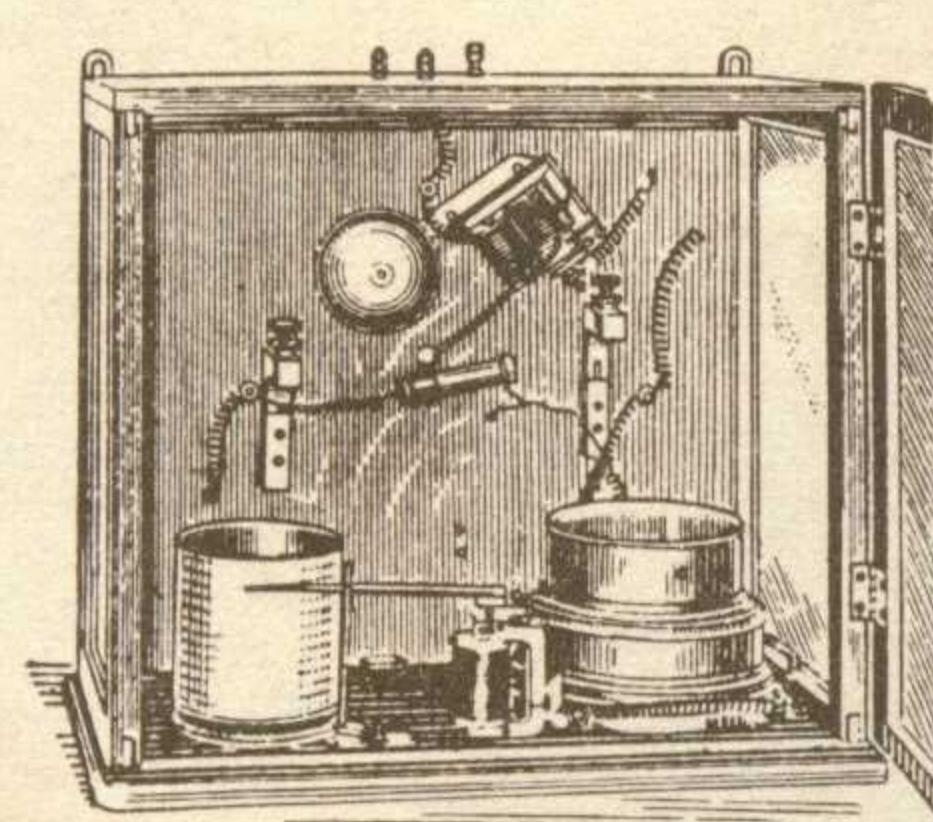

1895年波波夫制造的雷电指示器，曾
装在彼得堡的森林工业学院气象站应用。

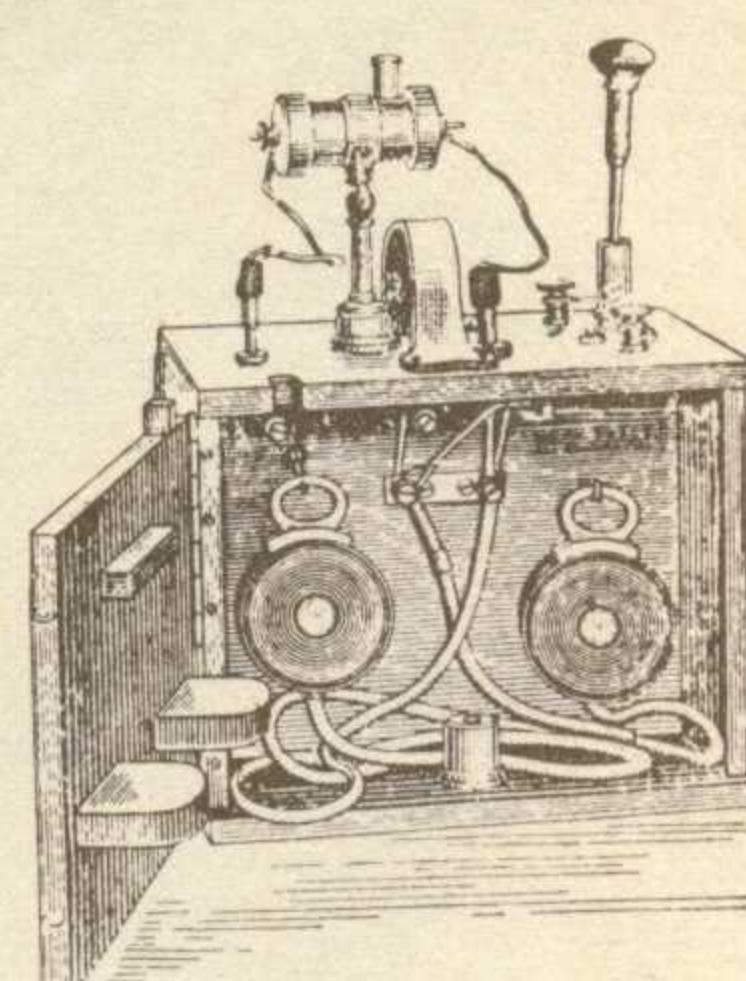

1900年波波夫制造
的无线电收报机。

无线电电子学的发展方向

5月7日是无线电节。1895年的这一天，俄国杰出的科学家亚·斯·波波夫发明了“无线电”。从那时起到现在的六十多年中，无线电技术得到了极为迅速的发展，获得了巨大的成就，并且和电子学结合起来，构成了我们时代最卓越的学科之一——无线电电子学。现在，无线电电子学已经渗入到各种科学技术、渗入国民经济各个部门和日常生活中了。

无线电技术和电子学的发展可以分为三个主要阶段。第一个阶段，从1895年起到1918年左右，其特点是应用无线电波的长波波段，波长达几千米，甚至几万米。当时无线电唯一的实际应用是无线电报通信，通信距离仅数百公里。第二个阶段是从1918年到1940年，这个时期的特征是在无线电技术中广泛应用电子管，掌握了无线电波中波长为几十米的短波波段，已经在地球上任何两点间进行无线电通信。发明了无线电电话、无线电广播、无线电传真和电视等。这时，人们在无线电电子学方面的主要活动仍然不出广义的通信的范围，都是利用电磁波在空中传播的性能。从1940年起到现在第三个阶段，其特征是掌握了超短波波段，并且迅速地发展了高质量的电视、电子自动学和电子计算机。无线电电子学的应用广泛地深入到科学技术和国民经济的各个领域，而不再局限于通信的一个方面了。在这一时期中，无线电电子学的各个方面，导航、雷达、遥测、遥控、自动控制和电子计算机、工业电子学、红外线、超声波、电真空技术和半导体技术等等，都得到了迅速的发展。还出现了一些新的学科——无线电天文学，无线电气象学、无线电频谱学，等等。

虽然无线电电子学已经获得了上述的迅速发展和光辉成就，但是，它仍然不能满足科学技术的发展和实际应用的需要对它提出的要求。必须进一步发展无线电电子学的理论和技术。无线电电子学的发展方向是怎样的呢？目前存在着哪些重要的问题呢？

提高可靠性

现代无线电电子学的重要问题之一，是提高无线电电子系统和电子设备的可靠性。因为现代的无线电电子系统，有许多都含有几十万、几百万甚至几千万个元件。即使每一个元件损坏的可能性很小，但元件多了，整个系统损坏或失效的可能性也是相当大的。

解决可靠性的問題应当从多方面着手。其中首要的是提高原材料的纯度，改进原材料的提炼工艺，改善元

件、电子管及半导体器件的生产过程，改进电子设备的结构。还应当特别注意研究无线电电子系統和设备的可靠性理論和計算方法，研究自动探测和消除系統故障的理論，以及根据生物有机体的活动原理制成全新的电子系統。此外，应当进一步改善质量統計和檢查工作，改进方法和仪器，以便在高溫、低溫、高压、低压、冲击、振动、潮湿、尘土、辐射、霉菌及其他情况下对元件和设备的可靠性进行全面的研究和試驗。

小型化和超小型化

第二个重要的問題是无线电电子器件和元件的小型化和超小型化。使用小型和超小型元件，就能大大节省用料，制成包含大量元件，而各元件間連接結構又极为复杂的小型设备。例如，应用小型超高頻晶体管，就能制造出含有超高速开关装置和磁膜記憶系統的控制机，其記憶容量可以和人脑的記憶容量相比。但是为了作到这点，必须要有小型和超小型的电容器、电阻、电感、半导体和电介质放大元件、超小型滤波器和许多其它元件。必须继续寻找制造无线电电子设备各种零件用的新材料，如电介质、铁氧体及杂质含量要求极严格的半导体材料等。最后，必须努力研究固体，特别是晶体的物理和化学性质，以求利用完全新式的方法来制造各种小型无线电电子设备。

进一步掌握超高頻

现代无线电电子学的另一个重要问题是进一步掌握超高頻。必须继续研制各种超高頻电子管，如磁控管、行波管及返波管、静电聚焦管，以及半导体和介质放大器件、各种铁氧体和其它半导体磁性材料、超高頻合成晶体等等。

对具有晶体结构的固体的研究，为掌握新的频段开辟了诱人的远景。利用分子、原子团、晶体点阵中的离子振动状态的改变，以及分子和原子中的电子状态的改变，可以做出工作于从分米、厘米波段一直到光波段的量子器件。例如，利用合成红宝石及其它晶体，并用非相干强电磁波对它进行照射，就能够得到相干振荡的电磁波，其频率范围为几十万亿赫到几百万亿赫。有了这样高频率的相干振荡，就可以把射线集中为千分之几度的细窄波束。这样的“针状”波束可以用来研究各种物质的特性，用于无线电接力通信，用于各种工业上的加工以及生物学和医学等其它许多领域。由于振荡能量集中在

极窄的波束内，而且频率极高，所以能够利用这种电磁波进行超远距离通信，而实际上能传送的信息量是无限的。

提高灵敏度和频率稳定性

由于宇宙通信和其它方面的迫切需要，必须进一步提高无线电接收设备的灵敏度。研究无线电接收设备及其元件的内部噪声，研究防止干扰的方法，就有可能制造出灵敏度极高的接收设备。例如，苏联用来接收射向金星的自动行星际站的无线电信号的天线和接收系统，能收到功率约为 10^{-22} 瓦/米² 的信号（这样小的功率，相当于在月球上点燃一根火柴，传到地球表面上一平方米面积内的功率）。利用现代高灵敏度的无线电接收机，能发现距地球60亿光年的宇宙目标（1光年的距离，等于以光速走一年所经过的距离，为9463亿公里），它离开地球的速度约等于光速的一半，这种目标用光学方法是无法看到的。

为了进一步提高灵敏度，必须努力研究、改进和创制新型的低噪声放大器——量子放大器、参量放大器、隧道二极管放大器等，以及研究无线电电子学的其它设备。同时还要加强研究抗干扰理论和抑制干扰有害作用的方法。主要是研究无线电干扰的波形、数值和统计结构；阐明干扰对无线电接收设备及其各个元件的作用；探寻在无线电接收设备中抑止干扰的方法和减小内部起伏噪声的方法；改善有用信号的传送和接收的方法，例如采用频率键控和调频、单边带传输、脉冲编码调制、无线电同步接收法等。为此，必须进一步发展信息论，以达到最大可能的抗干扰性，获得容量大、效率高、和抗干扰能力强的发送和接收信息的新方法。

提高频率稳定性对导弹制导，宇宙航行遥控等具有重大意义。在这方面已经获得很大的进展。例如，利用量子电子学方法制成的电磁振荡器，在几百年中只有十分之几秒的误差。

毫微秒脉冲技术

近年来，毫微秒脉冲技术得到很大发展。它的出现是由于提高无线电电子设备动作速度的要求引起的。核物理方面的研究工作对毫微秒脉冲技术的进展起着重要的影响，因为研究核物理时，必须用快速的记录装置，

（上接第 11 頁）

但是放大系数和 R_a 并不是成正比关系，无论 R_a 多么大，放大系数 K 也决不会大于电子管的放大因数 μ ，因为 R_a 上能够分到的电压 U_{av} 最大也不过是 μU_{gv} 。图7b画出了 K 和 R_a 的关系。从这里我们可以看到，实际上当 $R_a = (3 \sim 5) R_i$ 时，放大系数 K 就很接近 μ 了，再增大 R_a 时， K 的增加就不大了，因此，三极管的交流负载电阻一般就选择在 $(2 \sim 5) R_i$ 这个范围内。

对于五极管放大器，由于五极管内阻是很大的，一般来说比 R_a 要大得多，这样放大系数的公式就可以简

测量极小时间间隔的仪器以及极短脉冲发生器等。

产生、放大和变换毫微秒脉冲的电子设备，得到了极其广泛的应用。可以用它来研究铁氧体、酒石酸钾钠、半导体器件以及快速示波器中的瞬变过程。毫微秒脉冲技术对脉冲编码调制的宽频带波导通信有极大的价值。

超短脉冲技术的进一步发展，一方面靠改进现有的方法和线路，另一方面要靠创制形成超短脉冲的新电子器件、新线路和新方法。

自动化和电子计算机

无线电电子学和新的数学部门的发展，已为生产过程、计划、设计、科学的研究工作的自动化开辟了宏大的远景。重要的是迅速地把这些新的可能性加以实现。必须改善现有的电子计算机，提高运算速度，增加存储容量，并大量设计制造各种新品种的电子计算机。运用“学习”及“自适应”式电子计算机实际上具有无限广阔前途。

最近三、四年，电视技术作为调度和控制生产过程的工具而在国民经济中获得广泛的应用。电视自动装置是各方面要求发展的新方向。用电子光学方法感知周围情况，再借助电子计算机进行遥控，就能解决自动调节的各种复杂问题。

* * *

无线电电子设备和电子系统具有许多卓越的特点：它的惯性很小，因而工作速度很高；有很高的稳定性和精确度；能联结大量非常复杂的元件；有可能将元件缩小到分子那样大小。利用这些特点，就可能制出和现有设备根本不同的新设备和新系统。在制造基于新原理的无线电电子系统方面，控制论、信息编码理论和自动调节理论等科学部门的发展，将起巨大的作用。

无线电电子学是一门年轻的学科，它的发展极为迅速，有无限广阔前途。目前，在这方面还有许多重大问题需要解决；将来，在发展道路上，还会出现许多困难的新问题。但是，依靠无线电电子学方面的工作者以及广大无线电爱好者的艰苦努力，必将克服一个个困难，解决一个个的问题，使无线电电子学更迅速地发展，获得更大的成就，在发展国民经济，建设社会主义和共产主义，以及保卫世界和平的事业中作出光辉的贡献。

化为：







$$K = \frac{\mu R_a}{R_i + R_a} \approx \frac{\mu}{R_i} R_a = S R_a,$$

其中 S 是电子管的跨导。

上面我们介绍了电子管放大器的工作原理。虽然讨论的是最基本、最简单的电路，但是其它更复杂的电子管放大器电路也都是应用这种基本原理工作的。因此掌握这些基本原理将为进一步掌握复杂的电路提供必要的条件。

读《无线电遥控航空模型竞赛》

赵学广

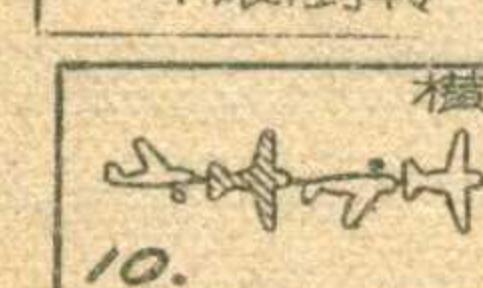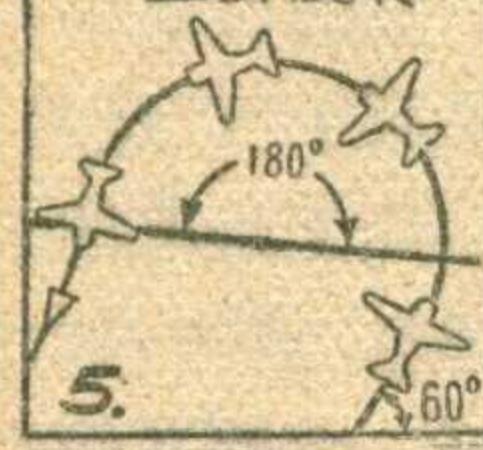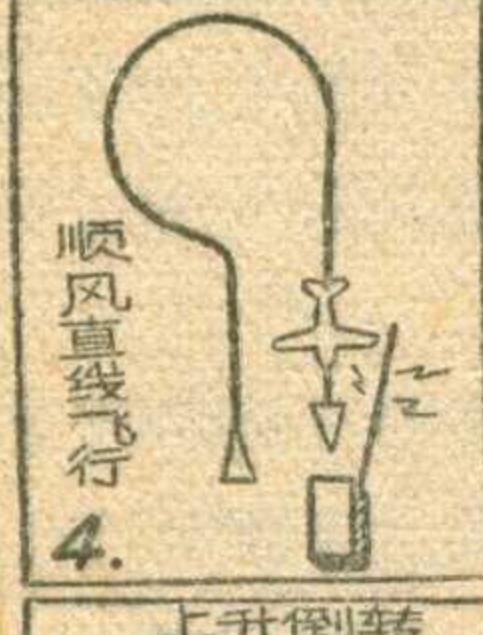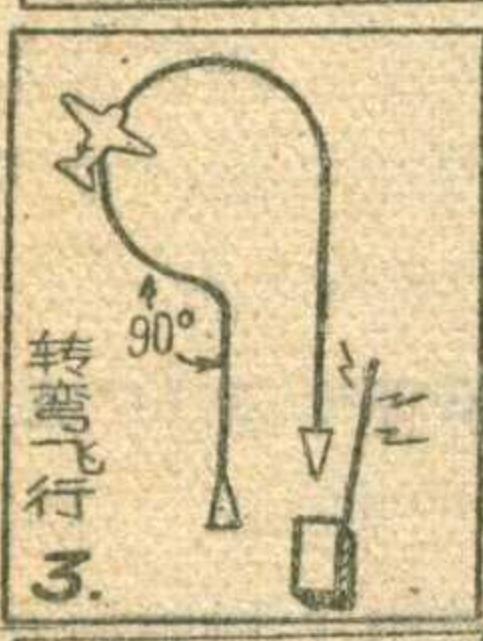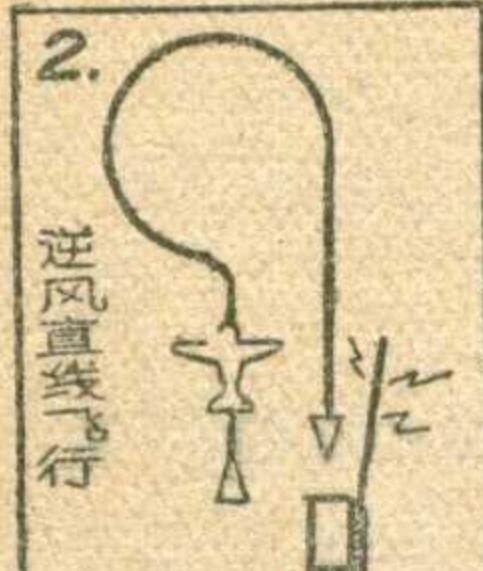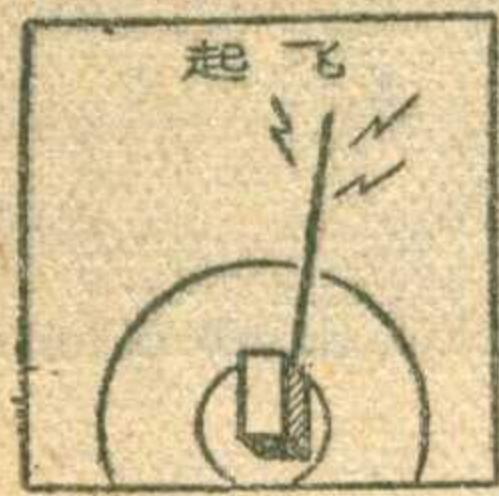

科学的发展是日新月異的，尤其是无线电这门科学的发展更是突飞猛进。不管航空还是航海，利用无线电进行自动控制和遙远控制已越来越被人們所重視。我国近年来开展的无线电操纵航空模型即是无线电技术和航空技术相結合的一項国防体育运动。

无线电操纵航空模型的基本原理是利用地面电台发出信号，装在模型上的收信机收到信号后，經過一套系統，把电能变成机械能来操纵模型飞机的方向舵、升降舵、副翼、发动机的馬力等，使模型驯服地作出轉灣、翻滾、倒飞等特技动作。

无线电操纵航空模型一般分为两类，即无线电操纵模型滑翔机和无线电操纵模型飞机。前者本身沒有动力，是借牵引綫牵引上升，后者装有小发动机，借本身动力上升。其中无线电操纵模型飞机，按它的操纵设备又分为一級无线电操纵模型飞机（单操纵槽路）和二級无线电操纵模型飞机（多操纵槽路）。

竞赛时只有同类同級的模型才能互相进行比賽，这是因为一級模型飞机和二級模型飞机所能完成的动作不同。二級模型飞机不但能操纵方向舵，还能操纵升降舵、副翼、发动机的馬力等。所以二級模型飞机可完成較多的动作，而一級模型飞机只能完成几个简单的特技飞行动作。无论是否无线电操纵模型滑翔机或无线电操纵模型飞机，其竞赛的方法和具体規定都是一样的。对

无线电设备的要求是工作波段应

在 28—29.7; 144—146; 420—450 兆赫范围内，在这三个波段中任选一个。发射机的輸入功率（乙电电压与电流的乘积）不得大于 5 瓦。








竞赛是由无线电員（操纵員）和机械員两人組成小組参加。自裁判員点名后，运动员必須在 15 分钟內按規定的起飞場地、空域区及着陆地点依順序完成規定的特技飞行动作。

今年 8 月 20 日—9 月 5 日将在吉林省长春市举行全国无线电操纵航空模型冠军賽，竞赛項目是二級无线电操纵模型飞机的特技飞行。

今年竞赛除保持了原来的起飞、逆風直線飞行、殷麦曼、正斤斗、倒斤斗、橫滾、垂直橫 8 字、倒飞水平 8 字、螺旋下降、着陆 10 个动作外，又新增加了轉湾飞行、順風直線飞行、上升倒轉、半滾倒轉、失速、垂直豎 8 字、古巴 8 字、倒飞直線飞行、垂直上升橫滾九个动作，总共起来有 19 个动作（見附图）。这些动作都是目前国际竞赛所采用的。

竞赛时裁判員根据运动员所作之动作，逐个給予評定分数，全部动作得分之和即为該輪飞行所得之分数。一般竞赛是进行三輪正式飞行，取其中两輪較高成績之和决定名次。

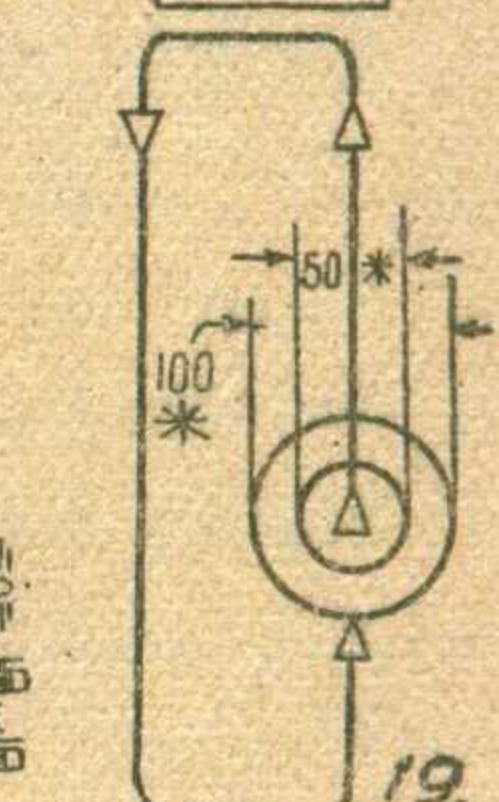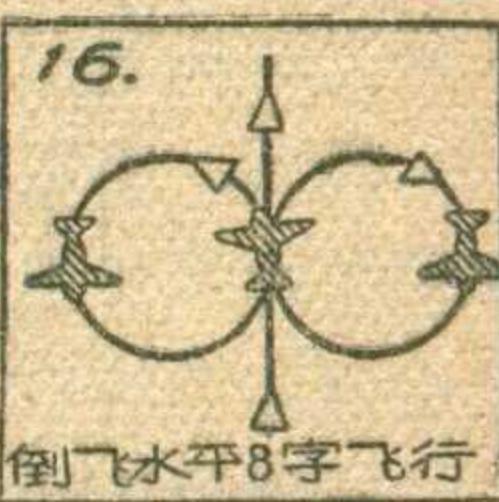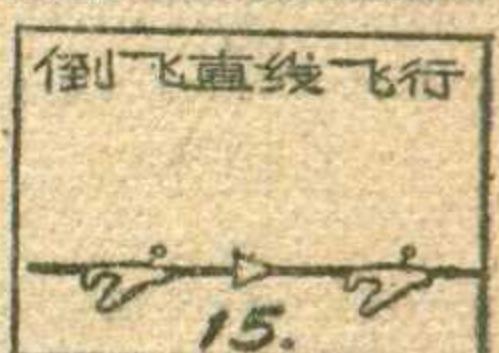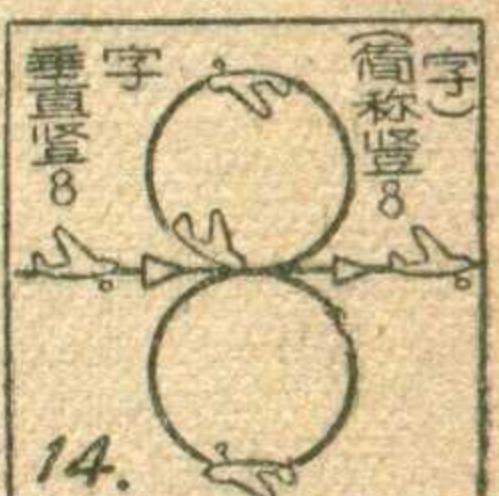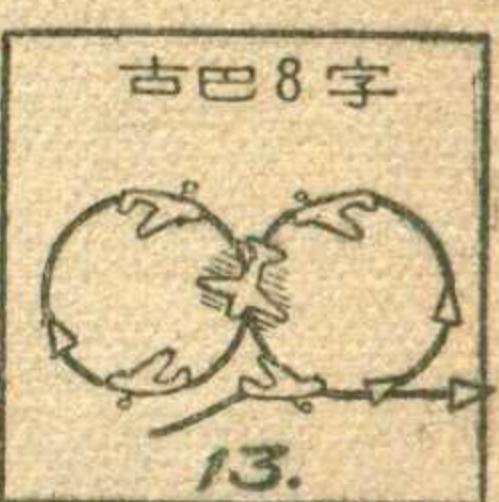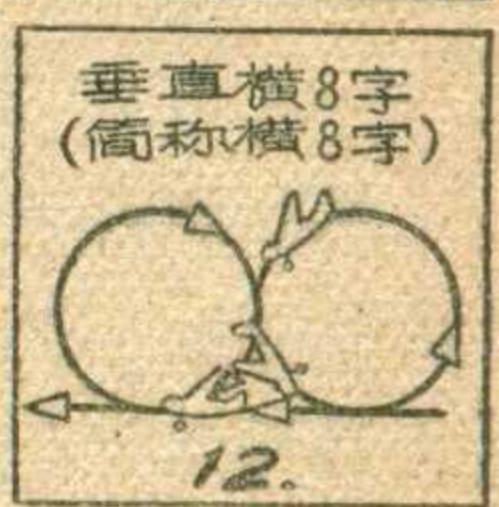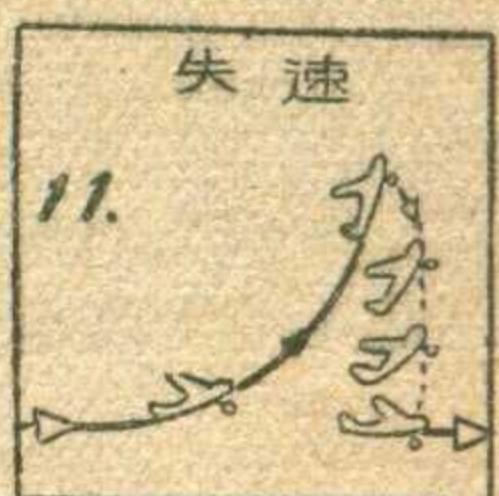附注：模型着陆时，首先要經過发射机上空，然后轉四个 90° 弯，飞行轨迹組成一个長方形，在第四个轉弯后着陆在 直徑 50 米的着陆区内。



通过宇宙空间

苏联科学院天文地理学会員 B. H. 柯马罗夫

苏联的科学和技术在征服宇宙方面的杰出成就，苏联的世界第一批宇宙航行員——尤里·加加林和格尔曼·季托夫的卓越飞行，为今后实现飞往太阳系其它行星的宇宙旅行开辟了前景。通往宇宙深处的飞行，要求解决一系列的科学技术問題。其中有一个問題就是保证在几千万和几万万公里的宇宙距离上进行可靠的通信。

这种通信道應該保证可靠而正确地傳送信息和控制信号。这个問題只有利用定向无綫电发送，将发射机的全部能量集中在比較窄的波束內，才能解决。否則，能量将在空間迅速地散开，发送无綫电信号就需要大得惊人的发射机功率，并消耗巨大的能量。此外，还需要裝設灵敏的接收設備，也就是能从宇宙干扰和噪声的“汪洋大海”中选出所需信号的无綫电接收机。

其次，宇宙无綫电通信道的頻率應該极其稳定。这样才能把接收設備調諧到严格一定的波长上，从而大大改善远距离通信的条件。

最后，宇宙无綫电发送最好是用高頻振蕩，也就是在极短的波長上來實現。頻率越高，在单位時間內通过通信道傳送的信息量就越大。

現代的无綫电技术在这方面已經取得了巨大的成就。例如，苏联天文学家不久前曾作了用雷达探测金星的实验，在这次实验中，朝金星发射的强大的无綫电信号在金星的表面上反射后，大約总共通过了八千万公里，又被接收設備收到了。

提高无綫电信号的能量，并采用專門的信息編碼方法，将会得到更多的成就。

可是“普通的”无綫电技术的潜力还是有一定限制的。在任何无綫电设备的导綫和电子管中，总有一些自由电子。这些自由电子的杂乱的热运动，将引起电流的无規則波动，結果出現了所謂內部噪声。在許多情况下，这些噪声都会掩盖住所需的信号。

是不是能克服这个現象呢？在原理上是可能的。为此，必須降低溫度，从而限制或者完全消除电子的热运动。然而，遺憾的是：无论普通电子管，还是晶体管，都不能在低溫下工作。

問題看来这样是无法解决的了。因此，无綫电物理学家的注意力轉向大自然本身所建立的无綫电台——原子上了。

原子无綫电台

大家知道，每一个原子都是一个很小的电系統，其中一些負电子繞着正的原子核而旋轉。在某些条件下，这种系統能够輻射波長完全确定的电磁波。能不能利用这个性能，迫使数量足够多的原子協調地工作，来产生和放大电磁波，同时获得极高的頻率稳定性呢？

还在 1940 年到 1941 年間，苏联物理学家 B. A. 法勃利坎特教授首先提出了这样的想法。1952年，苏联科学家 H. Г. 巴索夫和 A. M. 普罗霍罗夫提出了利用原子来产生和放大电磁辐射的嶄新原理。这些想法奠定了物理学的一个新部門——量子电子学，或有时称为量子无綫电技术的基础。

量子物理学研究微观世界，也就是分子和原子世界中所发生的各种現象。微观世界的特点在于其中能量的輻射和傳送不是連續的，而是以严格一定的份量——量子进行的。因此，量子无綫电技术就是原子无綫电技术，就是以利用原子和分子現象为基础的无綫电技术。

最初的一批實驗就取得了突出的成果。1954到1955年間，成功地制成了第一批量子振蕩器。它們是依靠氮分子束中电磁波的吸收和輻射現象来工作的，因此称为分子振蕩器。在以后几年中，苏联制成了按类似原理来工作的另一些器件。

原子振蕩器的特点是工作空前稳定。利用原子振蕩器做成的天文钟，能够极精确地測定时间，300 年內只差一秒钟。然而这样的精确度還沒有到头。

量子电子学开辟了誘人的技术前景。例如，原子钟使天文学家能研究地球自轉特性。第一批觀測就已指出：地球的自轉不是等速的：一昼夜的持續時間是逐日緩慢增長的。

原子无綫电設備除了稳定性极高以外，还有一个重要的优点：它不怕冷，能在任何溫度下工作，即使接近絕對零度也能工作。这样就能几乎完全消除内部噪声，把接收設備的灵敏度提高到为普通接收設備的几百倍。如果将原子无綫电接收机放在地球大气层范围之外，装在宇宙飞船或人造地球卫星上，那么它的灵敏度还能增加很多。很明显，这对雷达、无綫电天文学、宇宙通信，也就是对必须“捕捉”遥远而微弱的无綫电信号的各种技术，具有十分重大的意义。

在原理上，原子振蕩器不但能在普通的无线电頻段內工作，而且也能在电磁波的其它頻段內工作。

光波无线电

由于制成了能够产生光波段电磁振蕩（可見光）的原子无线电设备，看来已經开辟了最引人入胜的、近于幻想的远景。

在这些光辐射器（有时称为光量子放大器或睐澤）中，是以人造紅宝石晶体的优良性能为基础的。人造紅宝石是掺有杂质鉻的氧化鋁（剛玉），而鉻就使它具有独特的紅色。

圓柱形的紅宝石小晶体用氘灯照射时，氘灯的光激励鉻原子中的电子，于是鉻原子便开始送出一份一份的紅光（量子）。为了放大这个过程，紅宝石圆柱体两底面上复以銀膜，其中一个底面上有一个半透明的孔。因此量子不能馬上逸出，最初是以300,000公里/秒的巨大速度在两个銀膜鏡面之間“乱窜”。量子与其它的鉻原子相互作用，引起越来越多的新的紅量子辐射。这个过程具有雪崩的特性。量子的数目迅速增加。最后，量子变得这样多，以致能以狹束的形式穿过窗孔飞出，产生了耀眼的闪光。从窗孔射出的具有严格一定频率的紅光束，其亮度比同样面积的太阳表面上的亮度大几百万倍。假設要用简单的加热辐射源的办法在如此窄的頻段內获得这样大的能量，就必须把辐射源的溫度提高到一千万度。

因此，睐澤是一种特殊的光波发生器。当用普通的光波（其中各原子的辐射互不协调地杂乱地混在一起）照射睐澤时，它便产生协调一致振蕩的电磁波。这种波可以用来傳輸信息。由于光波的频率很高，因此利用睐澤能傳送特別大的信息量。利用光波的一个“針狀”电磁通信道，就能够傳送几万个电视节目，更不用說傳送电话的路数了。

从物理学中大家都知道，波长越短，也就是频率越高，辐射的方向性就越高。因此，睐澤所产生的频率很高的光辐射，可以聚集成极窄的“針”束。这又为大大地增加通信距离开辟了可能性，因为电磁波束越細，辐射的功率就越大。

我国无线电电子学科学技術工作者的群众性学术組織——中国电子学会——于上月正式成立。4月10日到17日，在北京举行了成立大会及第一届年会。會議听取了学会筹备委员会的工作报告，通过了学会的試行会章，选举产生了第一届理事会和常务理事会，設立了学会的工作机构，发展了第一批会员。

我国无线电电子学事业，从建国以来，特别是1958年大跃进以来，得到了迅速的发展。这方面的科学技术工作者，迫切要求成立一个群众性的学术組織，以便开展学术

大家知道，用特殊的鏡子来聚集太阳光，能在焦点上获得4000度左右的溫度。光波振蕩器的光束的能量密度要比它大几千倍。用这种光束把不大的碳板加热到高达几千度的溫度，总共只要万分之几秒钟。

睐澤的光束还有一个美妙的性能——巨大的光压カ。現代光波振蕩器的光束，在原理上已能在用足够牢固的材料做成的薄板中穿过一小段距离。計算表明：如果能把光波振蕩器的光束聚焦得更好，就可能获得大得惊人的光压力，达几千万个大气压。由于睐澤的光束具有这样巨大的光压力，因此为光波振蕩器在各种不同科学技术部門中的应用开辟了最丰富多彩的前景。将来，針束光波将能帮助我們来加速带电粒子，加工用任何材料做成的零件，钻探最坚硬的岩石，实现点焊，使细菌无能为害，以及进行有关热核过程的各种实验和研究等等。还提出了利用光波振蕩器的光束压力来影响人造地球卫星运行的大胆設想。用这种方法把人造地球卫星从一个轨道移到另一个轨道上去，并不是不可能的。将来完全有可能象沿导線傳送电能那样，沿着光波振蕩器的光束來傳送电力。

在物理学、化学、生物学、地球物理学、医学、冶金学以及宇宙通信等等科学部門中应用睐澤，将对这些科学的发展起特別重大的作用。

現在，人們正幻想与宇宙中其它有理智的生命建立直接連系，在这一方面，量子无线电技术开辟了特別誘人的前景。現在已經借助于无线电望远鏡来搜索这样的生命，更准确些說是搜索宇宙中可能存在的生命发送出的无线电信号。如果搜索工作获得成功，发现了某一遙远行星系上的有理智的生命，那末，就将要和这一行星系建立双向通信。而这里又要依靠光波无线电振蕩器了。这样，关于生命活动中累积的經驗的信息，将源源不断地沿着这針束从一方流向对方。

当然，这是将来的事。目前量子电子学还剛剛迈出第一步。但是，根据許多現代物理学家的意見，就目前量子电子学的发展情况来看，在未来的5年到10年内，由苏联科学家創立的这門科学将获得最广泛的实际应用。

（苏联大使館供稿，朱邦俊譯）

我国无线电电子学科学技術工作者的群众性学术組織——中国电子学会——于上月

正式成立。4月10日到17日，在北京举行了成立大会及第一届年会。會議听取了学会筹备委员会的工作报告，通过了学会的試行会章，选举产生了第一届理事会和常务理事会，設立了学会的工作机构，发展了第一批会员。

我国无线电电子学事业，从建国以来，特别是1958年大跃进以来，得到了迅速的发展。这方面的科学技术工作者，迫切要求成立一个群众性的学术組織，以便开展学术

中国电子学会成立

活动，交流学术經驗，介紹研究成果，討論学术問題。中国电子学会就在这种形势下誕生了。

这次會議收到学术論文三百多篇，分組宣讀了一百四十多篇，并举行了九次无线电电子学科学技术报告，听众达一万多人次。另外，还对若干专业和专题的研究內容和发展方向交換了意見；对若干理論和技术問題进行了热烈的討論。有些工作报告結合当前生产中的技术关键問題进行了比較深入的分析研究。同行的科学技术工作者聚集一堂，不仅交流了学术，而且密切了联系，为今后互相协作創造了有利条件。

晶体管的特性曲线

～于 闻～

大家知道，电子管的性能可以用静态特性曲线来描述。可以利用静态曲线族用图解法求得电子管的参数，分析电子管的放大作用，进行放大器的计算。晶体管也是一样，因此就需要了解和掌握晶体管的特性曲线。晶体管在没有栅流的甲类工作时，有两种静态特性曲线族。一种是描述屏流和屏压间的关系（栅压保持不变）的输出特性曲线，一种是描述栅压变化对屏流影响（屏压保持不变）的转移特性曲线。这两种曲线族不是相互独立的。有了一种曲线族就可以经过转换得出另一曲线族。所以进行电路的图解分析时，只需用其中的一种特性曲线族就可以了。在晶体管的情况下，由于有输入电流（发射极电流 I_e 或基极电流 I_b ），而且输出端对输入端有一定的反馈作用，因此，除了和上述两种电子管特性曲线类似的特性以外，还有描述输入电流和输入电压间的关系的输入特性曲线，以及描述输出电压（或电流）对输入电压（或电流）影响的反馈特性曲线，或叫反向转移特性曲线。这两种曲线族也不是相互独立，而是可以相互转化的。由此可见，晶体管一共有四种特性曲线族。在进行晶体管的电路分析时，也需要其中的一半即两种独立的曲线族就够了。通常需要的是输出特性曲线族和输入特性曲线族。



在第3期“晶体管的低频参数和等效电路”一文中曾经说过，如果把晶体管看作一个四端网络，它的输入端电压和电流分别为 u_1 和 i_1 ，输出端电压和电流分别为 u_2 和 i_2 ，那末，视采用那两个变数为自变数，可以得到不同的等效电路和参数组。与此相应，若取 i_1 ， i_2 为自变数，可得出四个特性曲线族，称为阻抗系曲线族；若取 u_1 ， u_2 为自变数，也可以得出四个特性曲线族，称为导纳系曲线族；若取 i_1 和 u_2 为自变数，又可以得到另外四个特性曲线族，称为 h 系曲线族，又叫杂系曲线族。这种情况如表1所示。这三种体系的特性曲线，都可以

| 曲线名称 | 阻抗系 | 导纳系 | h 系 |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 输出特性曲线族 | $U_2 \sim i_2 (i_1 = \text{常数})$ | $i_2 \sim U_2 (U_1 = \text{常数})$ | $i_2 \sim U_2 (i_1 = \text{常数})$ |
| “入” “ ” “ ” | $U_1 \sim i_1 (i_2 = \text{常数})$ | $i_1 \sim U_1 (U_2 = \text{常数})$ | $U_1 \sim i_1 (U_2 = \text{常数})$ |
| 转移 “ ” “ ” | $U_2 \sim i_1 (i_2 = \text{常数})$ | $i_2 \sim U_1 (U_2 = \text{常数})$ | $i_2 \sim i_1 (U_2 = \text{常数})$ |
| 反馈 “ ” “ ” | $U_1 \sim i_2 (i_1 = \text{常数})$ | $i_1 \sim U_2 (U_1 = \text{常数})$ | $U_1 \sim U_2 (i_1 = \text{常数})$ |

用来表明晶体管的特性，计算晶体管的电路。其中以 h 系曲线族用得较多，现在就来进一步谈谈这种特性曲线。

h 系共基极静态特性曲线族

晶体管有共基极、共发射极、共集电极三种连接方

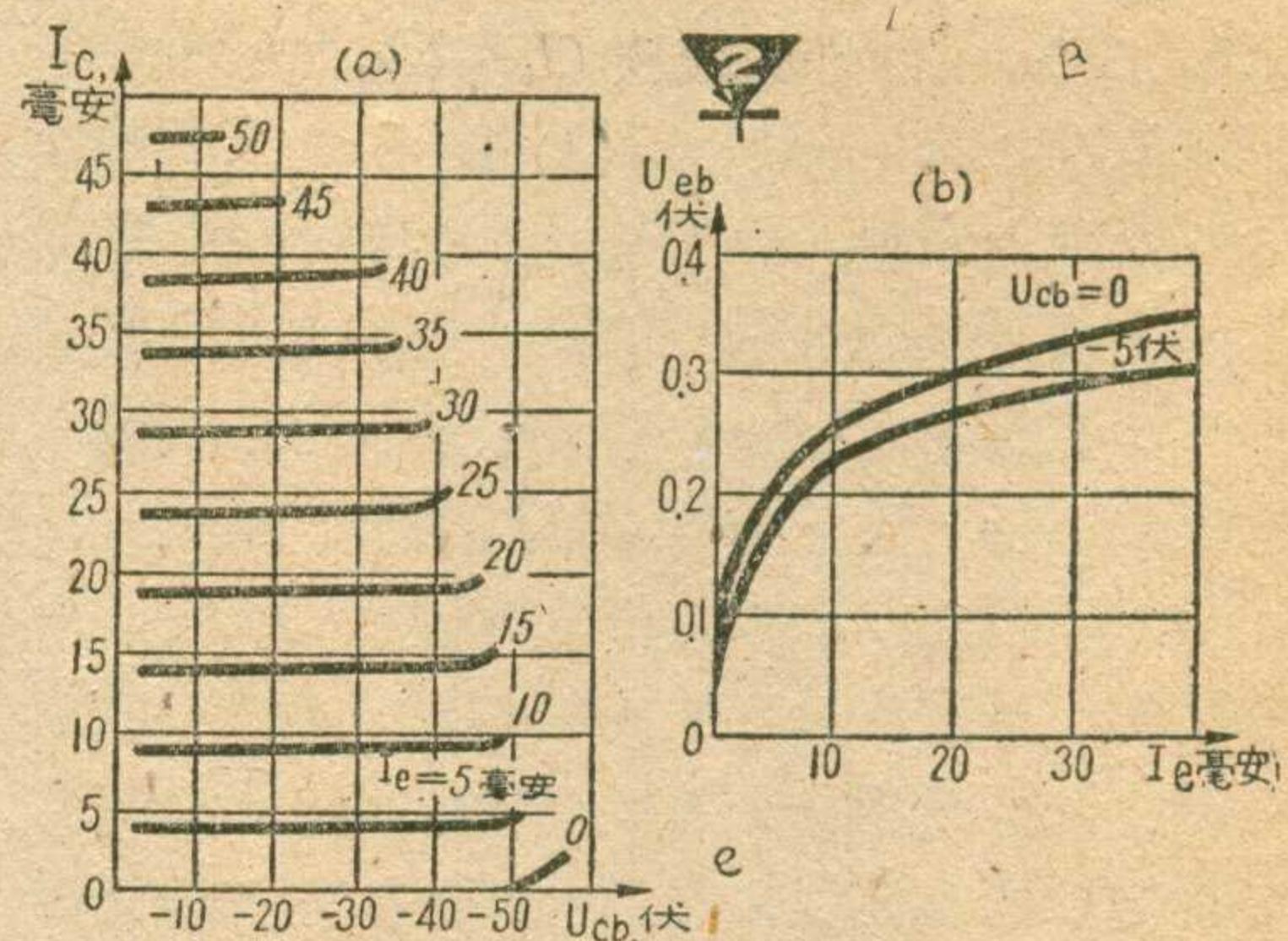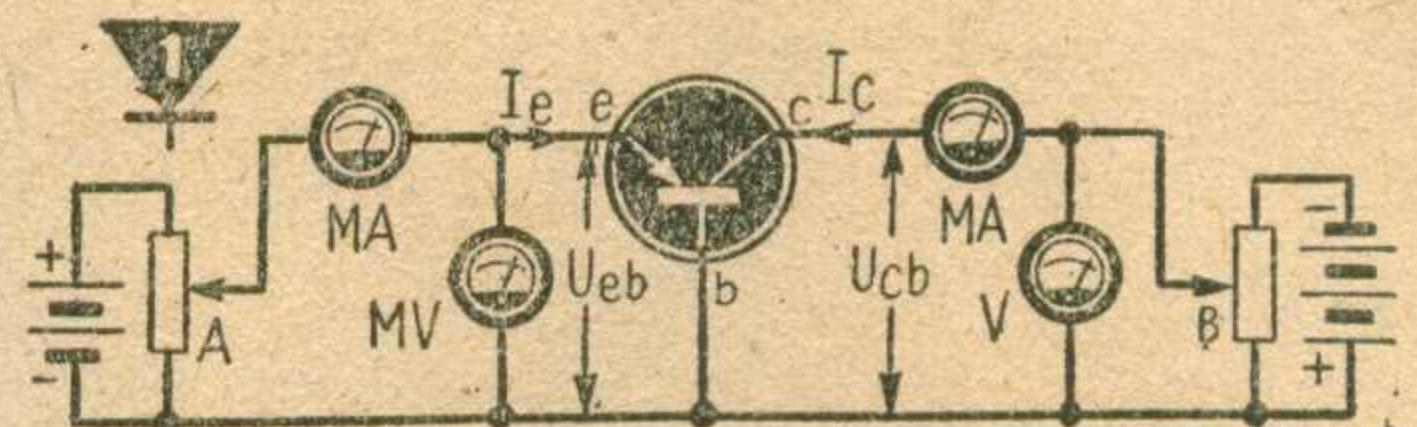

法。接法不同，测绘出的特性曲线族也不相同。一个PNP型晶体管，例如Π6，接成共基极电路，并象图1那样接上电源电压以及电流表和电压表，就可以测出它的共基极静态特性曲线族。例如，测绘 h 系输出特性曲线时，调节电位器 B 以改变 U_{cb} ，同时调节电位器 A 使 I_e 保持不变，测得对应的 I_c 值，就可以得出一条 $I_c \sim U_{cb}$ ($I_e = \text{常数}$) 的输出特性曲线。如果使 I_e 保持为另一常数值，就可以得到另一条 $I_c \sim U_{cb}$ 曲线。结果得出如图2a所示的输出特性曲线族。如果调节电位器 A 以改变 I_e ，并同时调节电位器 B 使 U_{cb} 保持不变，测得对应的 U_{eb} 值，就可以得出 h 系输入特性曲线。保持 U_{cb} 为不同的常数，就可以得到 h 系输入特性曲线族，即 $U_{eb} \sim I_e$ ($U_{cb} = \text{常数}$) 的曲线族，如图2b所示。

由图2a可以看到，晶体管的 h 系输出特性曲线族和理想的五极管的屏极特性曲线族很相似。 $I_e = 0$ 时，发射极没有载流子注入基极，所以这时的 I_c 就是集电结的反向电流 I_{co} 。 $I_e = 0$ 的曲线(I_{co} 曲线)就是集电结反向伏安特性曲线。 I_{co} 的数值很小，而且在很小的 U_{cb} 时即已饱和，所以它是几乎和轴重合的一条直线。当有发射极电流时，发射极向基极注入载流子，并到达集电极，于是 $I_c = I_{co} + \bar{\alpha} I_e$ ，这里 $\bar{\alpha}$ 是直流电流放大系数。这时的输出特性曲线等于将 I_{co} 曲线向上平移了 $\bar{\alpha} I_e$ 的间隔。 I_e 增加一定的数值，曲线就成比例地向上移一段间隔。因此，图2a中各曲线相互平行，而且间隔均匀。这说明输出特性的非线性失真很小。 I_c 值稍小于 I_e ，说明共基极的直

流电流放大系数 \bar{a} 是稍小于 1 的。




在图 2b 的 h 系共基极输入特性曲线族中, $U_{cb}=0$ 的曲线相当于发射结的正向伏安特性曲线。当集电极加有反向电压时, 曲线稍微向右移开一些, 也就是说, 在同样的发射极电压 U_{eb} 下, 增加集电极反向电压会使发射极电流 I_e 稍微增大一些。这说明集电极电压对发射极电流有了反作用, 也就是晶体管内部的反馈作用。

h 系共发射极静态特性曲线族

图 3 是上述晶体管的共发射极连接电路, 由此可绘出晶体管的共发射极静态特性曲线族。现在以输入电流即基极电流 I_b 和输出电压即集电极电压 U_{ce} 为自变量来描绘曲线, 可得出图 4 所示的四种 h 系特性曲线族。

图 4a 示输出特性曲线族 ($I_c \sim U_{ce}$, I_b = 常数)。它和五极电子管的屏极特性曲线族很相似。而且在使用电子管时利用特性曲线来分析电路和求出低频参数的一些方法, 对于晶体管的情况在原则上也是适用的。由图可见, 这些曲线随 U_{ce} 的增加而缓慢上升, 原因是 U_{ce} 中有一小部分电压是正向加在发射结上的, 因此随着 U_{ce} 的增加, 发射结正向电压加大, 集电极电流随之增大。

图 4b 示输入特性曲线族 ($U_{be} \sim I_b$, U_{ce} = 常数), 当

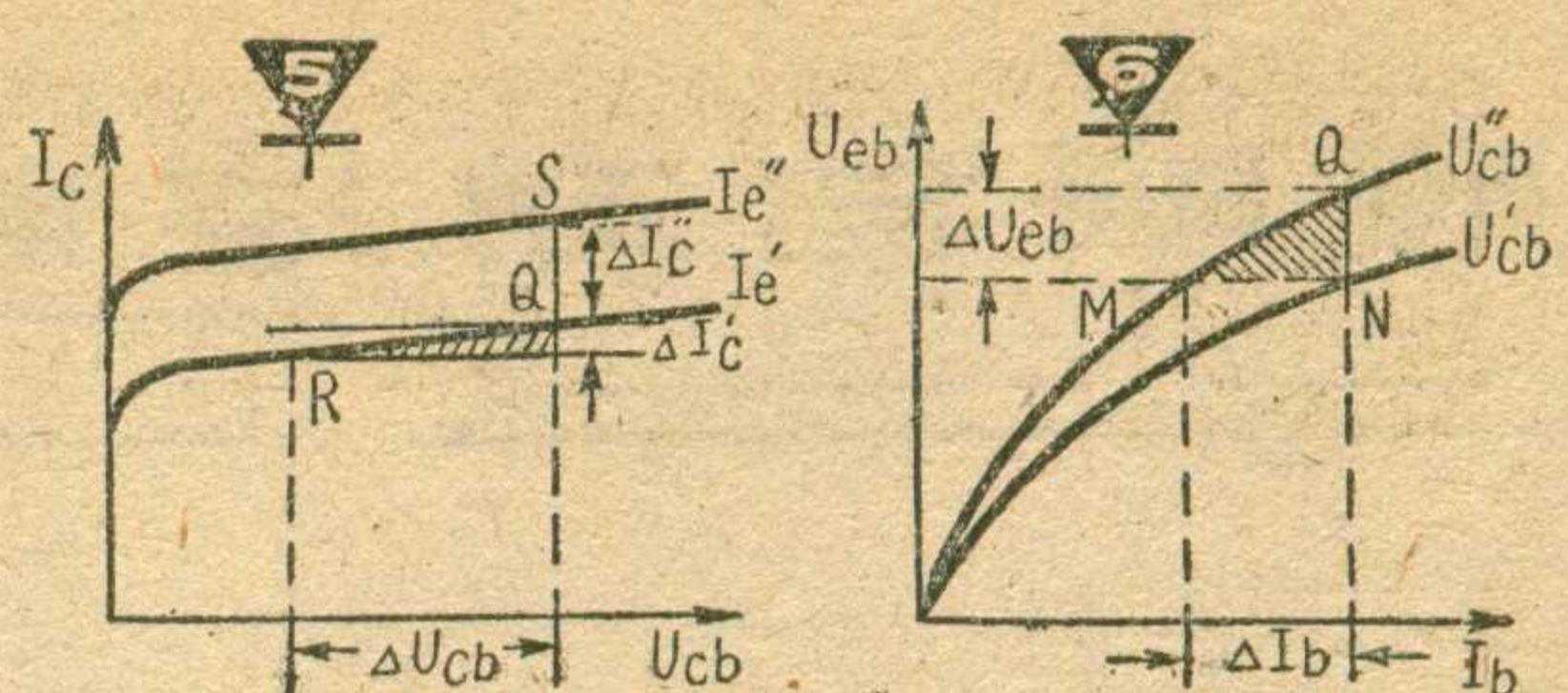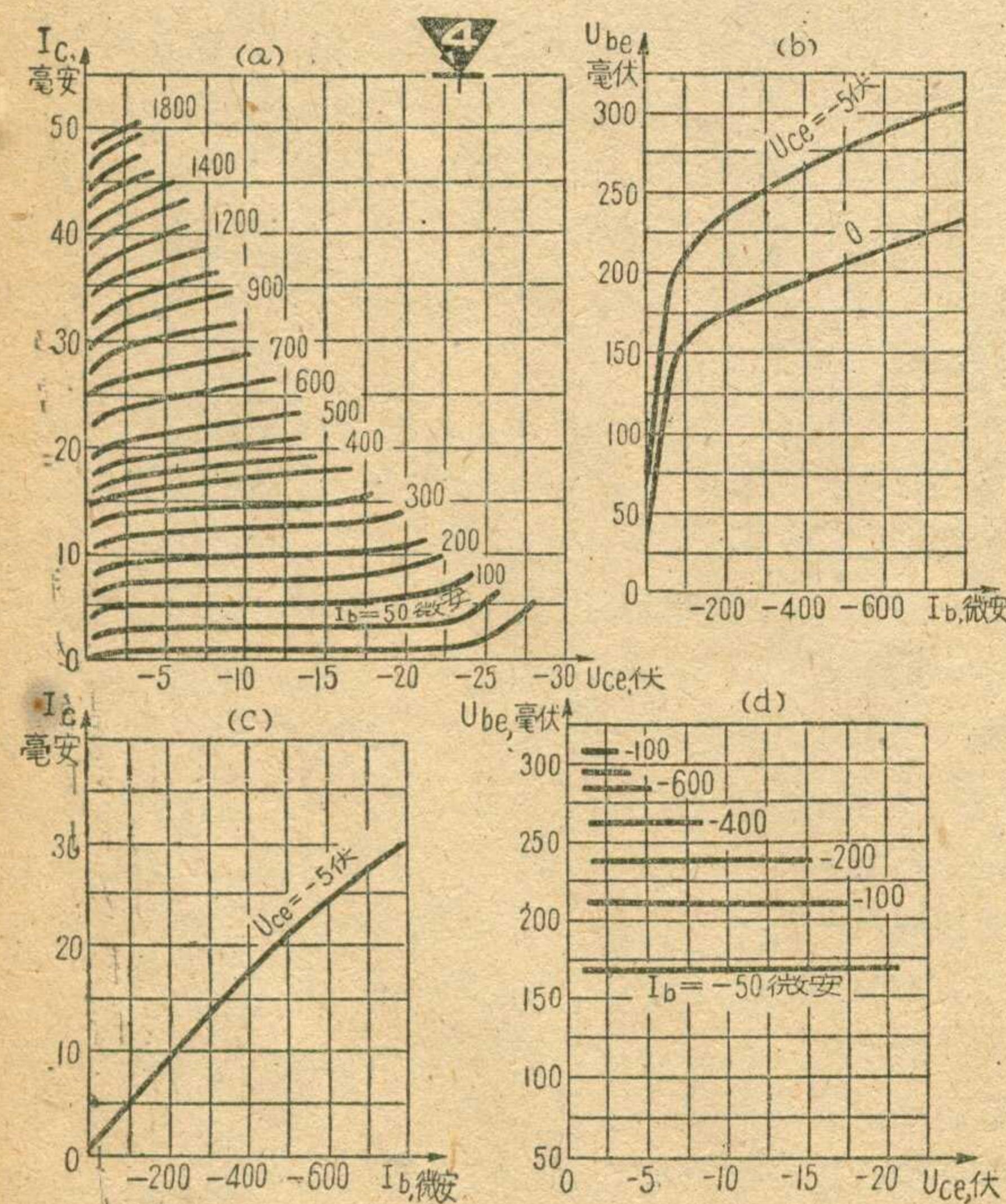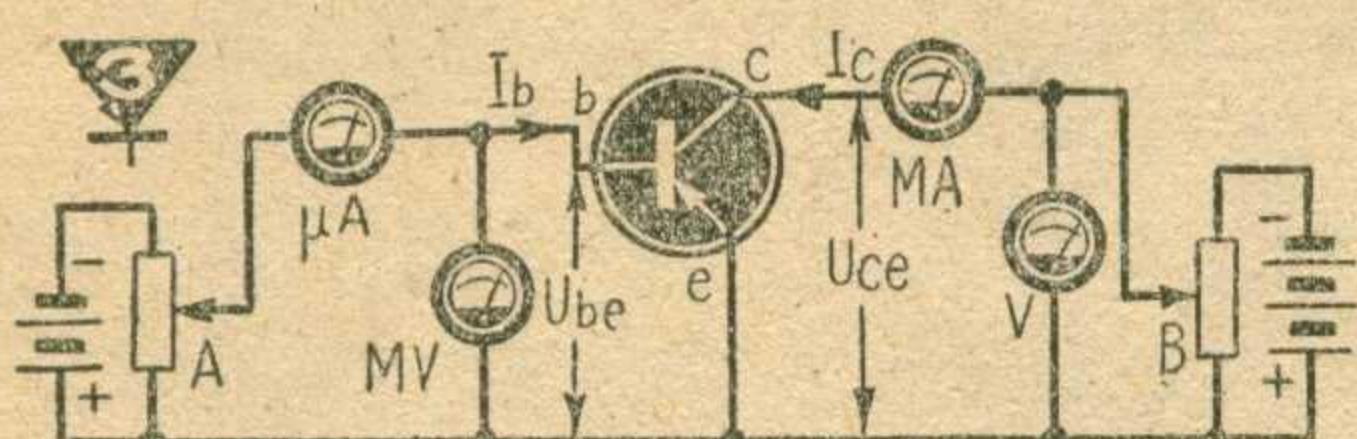

$U_{ce}=0$ 时, 集电极和发射极短接, 集电结和发射结并联, 并加有正向电压, 所以 $U_{ce}=0$ 的曲线相当于晶体二极管的正向伏安特性曲线。当 U_{ce} 不等于零时, 集电结加有反向电压, 就有反向电流 I_{co} 流过基极引线, 其方向和 I_b 相反, 所以使 I_b 减小, 因而曲线就向左移动了。

晶体管的 h 系共发射极正向转移特性, 即电流放大特性曲线 ($I_c \sim I_b$, U_{ce} = 常数) 示于图 4c。反向转移特性即反馈特性曲线族 ($U_{be} \sim U_{cb}$, I_b = 常数) 示于图 4d。

从静态特性曲线族求低频参数

前面说过, 电子管可以从它的静态特性曲线族求出参数 μ , r_p , g_m 等。同样, 晶体管也可以从它的静态特性曲线族求出低频参数。例如, 利用 h 系共基极静态特性曲线族, 可以直接求得晶体管的共基极 h 参数。利用输出特性曲线族可以求得 h_{22} 和 h_{21} , 利用输入特性曲线族可以求得 h_{11} 和 h_{12} 。

图 5 示 h 系共基极输出特性曲线族。设我们求工作点 Q 处的参量。令点 Q 沿 I'_e 曲线变化到 R , 此时 I_c 变化一个数值 $\Delta I'_c$, U_{cb} 变化一个数值 ΔU_{cb} , 而 I_e 保持不变 ($\Delta I_e=0$), 相当于发射极交流电流为 0, 或者说对交流电流是开路的。因此 $h_{22}=\frac{\Delta I'_c}{\Delta U_{cb}}$, 即为输入端开路时的输出电导。相似地, 若令 Q 点沿垂直线变到 S , 此时 U_{cb} 保持不变, 对交流而言, 相当于输出端短路, 而 I_c 变化了 $\Delta I''_c$, I_e 变化了 $I''_e - I'_e = \Delta I_e$, 所以 $h_{21}=\frac{\Delta I''_c}{\Delta I_e}$, 即为输出端短路时的电流放大系数。

图 6 示 h 系共基极输入特性曲线族。 Q 为工作点。设 Q 沿 U''_{cb} 线变到 M , 此时 U_{cb} 不变, U_{eb} 变了 ΔU_{eb} , I_b 变了 ΔI_b 。因此 $h_{11}=\frac{\Delta U_{eb}}{\Delta I_b}$, 即为输出端短路时的输入电阻。而当 Q 沿垂直线变到 N 时, I_b 保持不变, U_{cb} 从 U''_{cb} 变到 U'_{cb} , 即变化了 $\Delta U_{cb}=U''_{cb}-U'_{cb}$, U_{eb} 变化了 ΔU_{eb} , 所以 $h_{12}=\frac{\Delta U_{eb}}{\Delta U_{cb}}$, 即为输入端开路时的电压反馈系数。

和求 h 参数的情况相似, 根据阻抗系特性曲线族和导纳系特性曲线族也可以分别求出晶体管的低频电阻参数和电导参数来。



照 明 自 动 控 制 电 路




苏联工程师 A.M. 維謝羅夫、A.B. 梭羅維也夫等，分別在“照明工程”杂志上介绍了两种照明自动控制电路。这两种电路，都是利用光敏电阻随着照射在它上面的光强而改变阻值的原理，控制继电器的动作，达到自动接入或切断照明电路的目的。第一种电路利用了电桥，第二种电路利用了长延时继电器，对我们进一步了解电桥和长延时继电器的应用方法，也很有帮助。

第一种电路 图 1 所示的电路，主要是用来自动控制街道照明和建筑工地照明的。图中利用两个并联起来的光敏电阻($\phi C\text{-}K1$)作为感光元件，它和电阻 R_1 、 R_2 、 R'_2 及 R_3 組成一个电桥 $abcd$ 。 ab 間接一个极化继电器 P_1 ， cd 接电源。所謂极化继电器，就是当继电器中沒有电流通过时，仍有固定的磁流，通常用永久磁铁产生这个磁流，把继电器衔铁吸向一边。当有电流通过继电器綫圈，而且这个电流产生的磁流大于原来的固定磁流并且方向相反时，继电器衔铁就被吸向另一边。电源用 220 伏交流电。从电源变压器次級引出两种不同电压，分別經两个晶体二极管半波整流电路整流后，供給继电器 P_1 及 P_2 电流。 C_1 及 C_2 作为滤波用， R_4 、 R_7 根据继电器所需动作电流选择， R_5R_6 是旁路电阻，它的作用是防止过大的反向电流通过晶体管，这电阻的額定功率約 $1/2$ 瓦就可以了。为了稳定电源电压，在变压器初极并联一个氖气管和电阻 R_8 。所有元件的型号和参考数据，如图 1 所示。图中 $1P_1$ 、 $1P_2$ 等表示继电器的接点名称，字母前面的数字为接点的号码， P_1 等为继电器的代号。

如果規定光敏电阻上的最低照度为 1 勒克司（勒克司为照度单位，在桌子上方距桌面 76 厘米处挂一盞 40 瓦的电灯，这时桌面上的照度为 40 多个勒克司），那末就調节 R'_2 ，使电桥当光敏电阻上的照度为 1 勒克司时处在平衡状态，也就是继电器 P_1 中无电流通过。这时，继电器 P_1 的接点 $1P_1$ 闭合，切断了中間继电器 P_2 的电路，继电器 P_2 不吸动，它的接点 $1P_2$ 便开断照明电路。

傍晚，当照射到光敏电阻上的日光逐渐减弱时，照

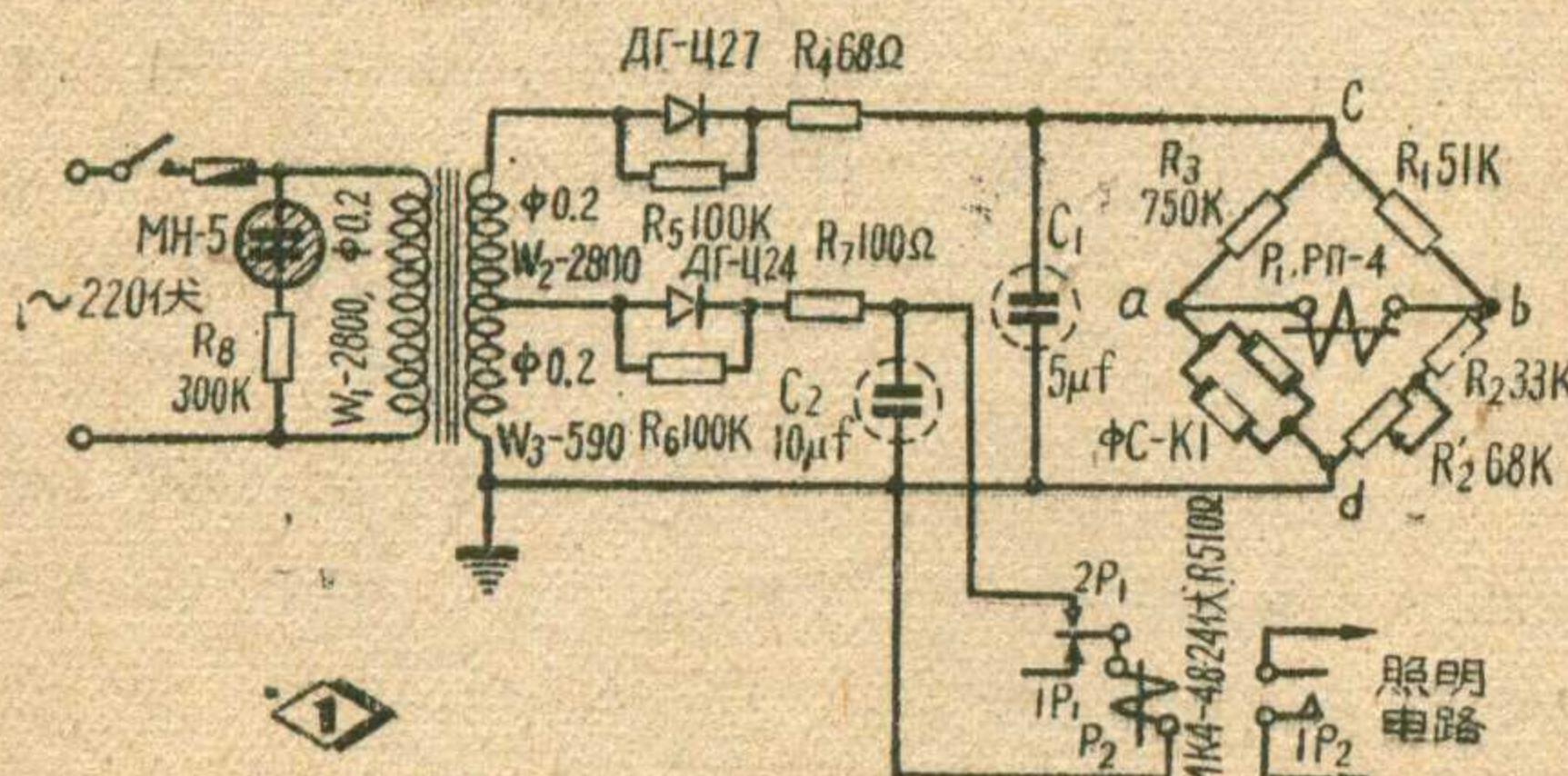

度从 1 勒克司繼續降低，光敏电阻的电阻值也随着增加，从而破坏了电桥的平衡，极化继电器 P_1 中就有电流通过，其方向是由 a 流向 b ，使继电器 P_1 动作。連接继电器 P_1 时，要注意当电流从

a 流向 b 时应能使继电器动作，否則应把继电器 P_1 的接線倒換一下，即原来接 a 点的綫头改接到 b 点。继电器 P_1 动作后，它的接点 $1P_1$ 分开，接点 $2P_1$ 闭合，接通继电器 P_2 的电路，它的接点 $1P_2$ 闭合，接通照明电路。

早晨，光敏电阻上的照度不断增加，其电阻值随着减小，电桥漸趋于平衡。但是，当光照大于 1 勒克司时，电桥又向相反方向失去平衡，继电器 P_1 中将有电流通过，但方向是从 b 到 a 。因此， P_1 的接点回复靜止状态，即 $1P_1$ 闭合，而 $2P_1$ 分开，切断继电器 P_2 的电路。这时，继电器 P_2 复原，它的接点 $1P_2$ 便切断照明电路。

光敏电阻应当放在一个密閉的金屬盒子中，在它受光的一面鑲上玻璃。引綫出口处最好用橡皮垫紧，以防灰尘和潮气侵入。

这个电路曾經用来控制居民区的街道照明和古比雪夫水电站的建筑工地照明，运用結果良好。


第二种电路 图 2 的电路比較复杂，但应用范围較广，生产車間、学校都适用。

这个电路可以分成三部分来看，一部分是电源，一部分是光电控制部分，一部分是時間控制部分。

电源部分包括一个变压器和两組整流器。第一組整流器使用两个 $\Delta 7\text{Ж}$ 晶体二极管串联，組成半波整流电路。 R_{12} 、 R_{13} 是各晶体管的旁路电阻， C_1 是滤波电容器。整流后的电流通过光敏电阻供給继电器 P_1 。第二組整流器用硒片組成桥形全波整流电路， C_2 是滤波电容器。整流后的电流供給閘流管 J_1 及 J_2 。变压器繞組 W_2 单独为继电器 P_2 供电，因此这电路中的继电器 P_2 为交流继电器。

光电控制部分包括光敏电阻 $\phi C\text{-}K2$ ，电阻 $R_1\sim R_{11}$ ，继电器 P_1 ，电阻 $R'_1\sim R'_{11}$ ，继电器 P_2 。选定 $R_1\sim R_{11}$ 和 $R'_1\sim R'_{11}$ 后，当光敏电阻上的照度增加大于預定值时，继电器 P_1 就吸动，反之則釋放。继电器 P_2 是用来直接控制照明电路的， P_2 吸动时接点 $4P_2$ 闭合，将照明电路接通。从图中可看出，继电器 P_2 除受继电器 P_1 控制外，还受继电器 P_4 的控制；继电器 P_1 又受继电器 P_2 及 P_3 的控制。这样的控制結構，主要是达到延迟动作的目的，以解决实际使用时的一些特殊問題，下面将說明。 $R'_1\sim R'_{11}$ 由接点 $4P_4$ 控制，接入后与电阻 $R_1\sim R_{11}$ 并联。

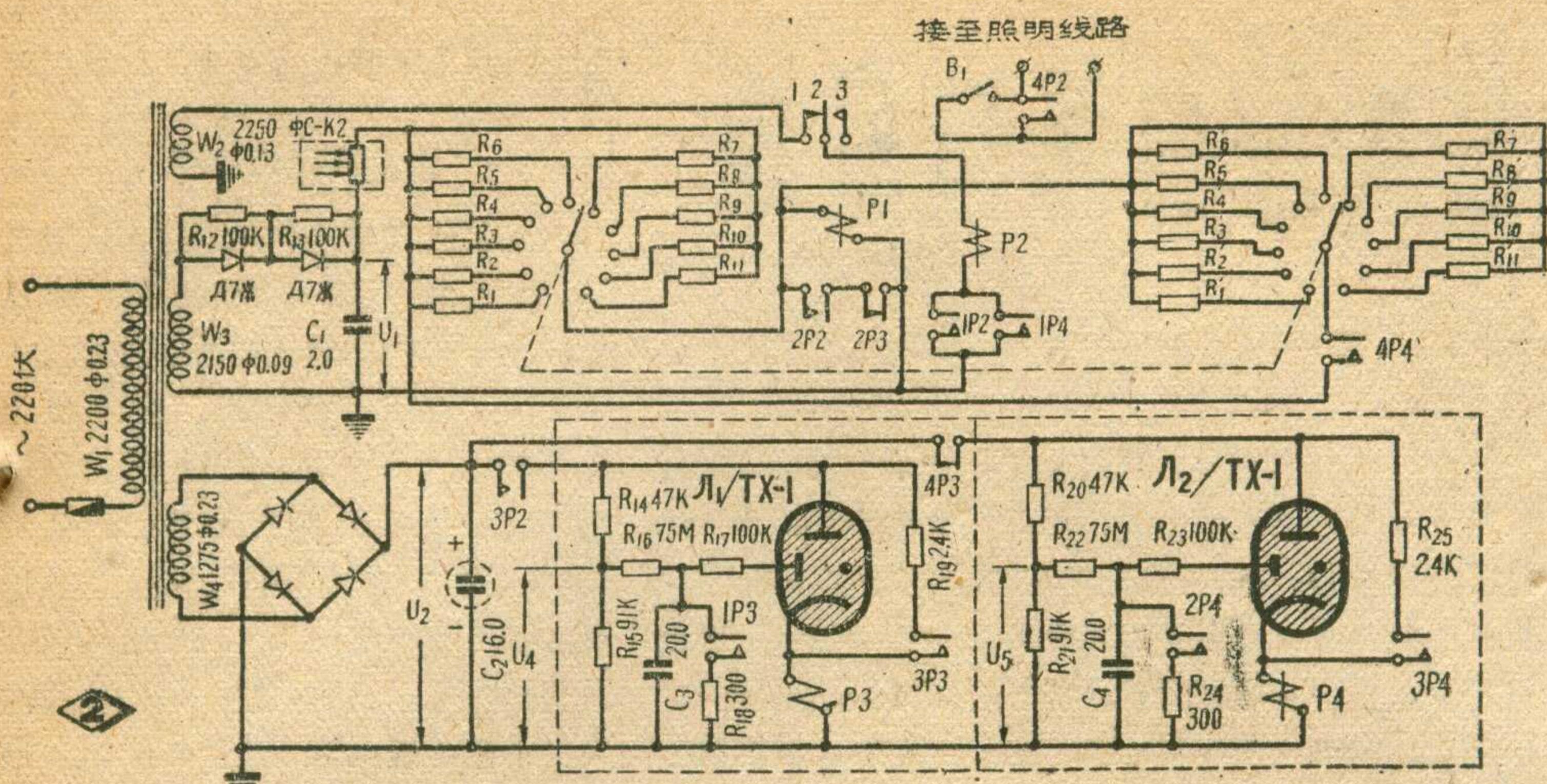時間控制部分包括两組延时继电器。由 J_2P_4 組成的延时继电器控制继电器 P_2 的动作，如果 P_4 沒吸动， P_2 便不能吸动。但 P_2 吸动后，便不受 P_4 的控制了。由 J_1P_3 組成的延时继电器控制继电器 P_1 和 J_2P_4 延时继电器。



接点 $1P_4$ 闭合，准备继电器 P_2 的吸动电路。接点 $4P_4$ 闭合，把 $R'_1 \sim R'_{11}$ 与 $R_1 \sim R_{11}$ 并联，使继电器 P_1 中的电流增加，目的在于到傍晚时， P_1 不会因照度稍有降低而释放，避免控制不稳定。这时接点 $2P_3$ 也闭合，准备继电器 P_1 的短路电路。

P_3 吸动后， P_4 不能动作。延时继电器 $J_1 P_3$ 和 $J_2 P_4$ 的延迟时间，分别由 R_{16} 、 C_3 和 R_{22} 、 C_4 确定：

$$T_1 = 2.3 R_{16} C_3 \log \frac{1}{1 - U_3/U_4} \text{ (秒)}$$

$$T_2 = 2.3 R_{22} C_4 \log \frac{1}{1 - U_3/U_5} \text{ (秒)}$$

式中： U_3 ——闸流管起燃时控制极的电压，TX-1型的这个电压为 65~85 伏；

U_4 、 U_5 ——闸流管控制极与阴极间的电压。

由于这两组电路中对应的元件的数值都相同，所以 $T_1 = T_2$ ，在这个例子中，延时约 55~60 分钟。在设计时应使 U_4 或 U_5 都大于 U_3 ，否则闸流管不能起燃。此外， U_2 不能大于闸流管的阳极起燃电压，否则闸流管不受其控制极的控制，只要接上电压 U_2 ，就立刻起燃。继电器 P_3 的接点 $3P_3$ ，当 P_3 吸动时闭合，短路闸流管 J_1 ，这样可以延长闸流管的使用寿命。 P_3 的作用与此相同。电阻 R_{19} 和 R_{25} 根据闸流管起燃后的内阻选定。

现在来说明整个电路的工作过程（参看下表）。先从白天的情况谈起。这时光照很强，光敏电阻的阻值较小， P_1 吸动，它的接点 1, 2 分开，切断 P_2 的电路，继电器 P_2 不吸动，照明电路被切断， J_1 的电路也被切断，所以 P_3 也不吸动。由于 P_3 没吸动，所以接点 $4P_3$ 闭合，接通 J_2 电源，使继电器 P_4 吸动。继电器 P_4 的

到傍晚时，照度降低，光敏电阻的阻值增加，继电器 P_1 由于线圈中的电流减少，以至释放。这时 P_1 的接点 1, 2 闭合，接通 P_2 的电源，并且由于 $1P_4$ 早已闭合，所以继电器 P_2 动作，接点 $4P_2$ 闭合，将照明电路接通。如果照明电路接通后，灯光加上自然光太强了，光敏电阻的阻值便会再度降低，以至使继电器 P_1 动作，错误地切断照明电路。为了防止这种现象产生，在 P_2 吸动后，接点 $2P_2$ 就把 P_1 短路，使 P_1 不能吸动。但是到第二天白天时，又怎样切断照明电路呢？解决这个问题，就要用到延时继电器 P_3 了。从图中可以看出， P_1 的短路由接点 $2P_2$ 和 $2P_3$ 控制。当 P_3 未吸动时， $2P_3$ 闭合，所以 $2P_2$ 可以将 P_1 短路，但 P_3 吸动后，接点 $2P_3$ 分开就切断了 P_1 的短路。所以等照度稳定后，使 P_3 动作，就能打开 P_1 的短路，恢复 P_1 的控制作用。现在 P_2 吸动，它的接点 $3P_2$ 才动作，打开 P_1 的短路。这段延迟时间约有 55~60 分钟，实际上已足够了。 P_3 吸动后，还切断 J_2 的电源， P_4 释放，接点 $1P_4$ 分开，但这时 P_2 已动作，所以接点 $1P_2$ 已闭合，不致切断继电器 P_2 的电路。接点 $4P_4$ 切断 $R_1 \sim R_{11}$ 的并联电阻 $R'_1 \sim R'_{11}$ ，使继电器 P_1 串联电阻加大，目的在于到早晨时 P_1 不会因照度稍有增加而吸动，使控制不稳。

天刚亮时，照度增加，自然光和灯光一起作用于光敏电阻，使它的阻值降低，以致 P_1 吸动，切断继电器 P_2 的电路。这时照明电路被切断。为了防止电灯灭后，由于自然光不够强而又使光敏电阻的阻值增加，以致继电器 P_1 释放，错误地又接通照明电路，所以在继电器 P_2 的电路中用 $1P_2$ 、 $1P_4$ 两组接点来控制。当 P_2 释放后，由于 $1P_2$ 分开，而 $1P_4$ 尚未闭合，所以 P_1 即使释放，这时 P_2 也不会误动。继电器 P_2 释放后，接点 $3P_2$ 分开，切断 J_1 的电源， P_3 释放，接点 $4P_3$ 闭合，接通 J_2 的电源，继电器 P_4 经过 50~60 分钟延后吸动，整个电路就恢复到上述的白天情况了。

(梁天白译)

| | P_1 P_2 P_3 P_4 | 附注 |
|----|--|--|
| 白天 | 吸 放 放 吸 | 灯灭, $1P_4$ 合, $1P_2$ 开, $2P_3$ 合, $2P_2$ 开。 |
| 傍晚 | ① 放 ② 吸 ③ 分钟吸 ④ 放 ② 经 50 分钟吸后 | 2P ₂ 合, P_1 被短路, $1P_2$ 合, 50 分钟后, $2P_3$ 开, $4P_3$ 开, $1P_4$ 开。 |
| 夜 | 放 吸 吸 放 | 灯亮, $1P_4$ 开, $1P_2$ 合, $2P_2$ 合, $2P_3$ 开。 |
| 清晨 | ① 吸 ② 放 ③ 放 ④ 经 50 分钟吸后 ② 经 50 分钟吸后 | 灯灭, $1P_2$ 开, P_2 被断路, $2P_3$ 合, $2P_2$ 开, 50 分钟后, $1P_4$ 合。 |


字右肩数码表示动作顺序。

电子管放大器的基本原理

莫愁



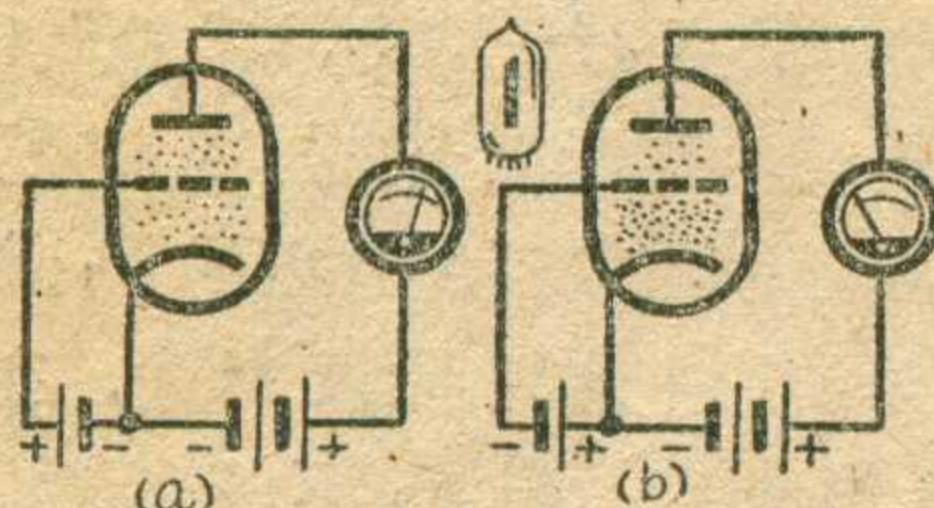
1. 电子管的基本特性

大家知道，二极管是不能用来放大的。具有放大作用的最简单的电子管是三极管。三极管中有三个电极：阴极、屏极和在上述二电极之间的网状的控制栅极（简称栅极）。阴极不断地发射出大量带负电的电子。视屏极和栅极所加电压的大小，这些电子中



将有或多或少的部分能够穿过栅极飞到带正电的屏极上，构成电子管的屏流。

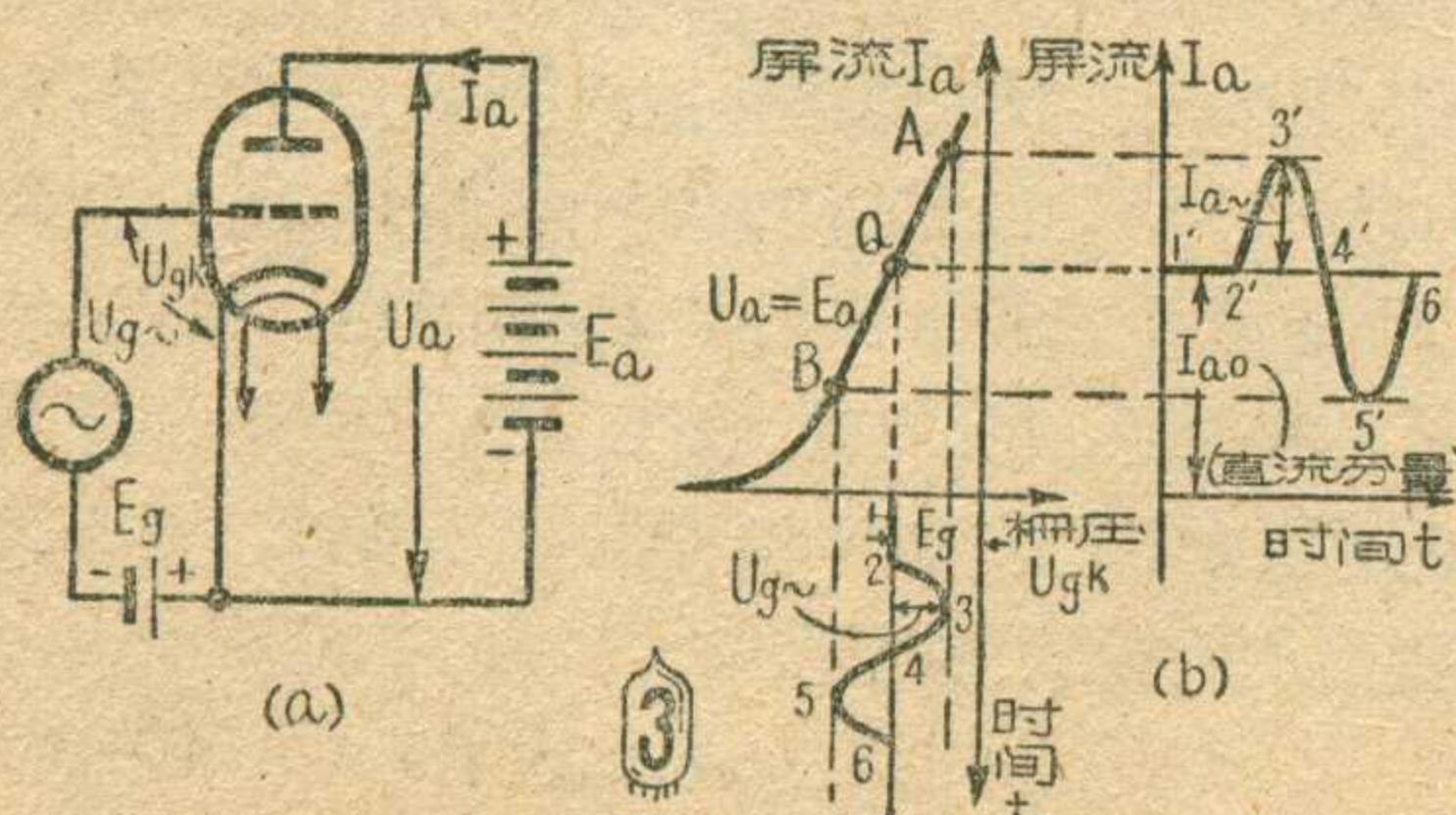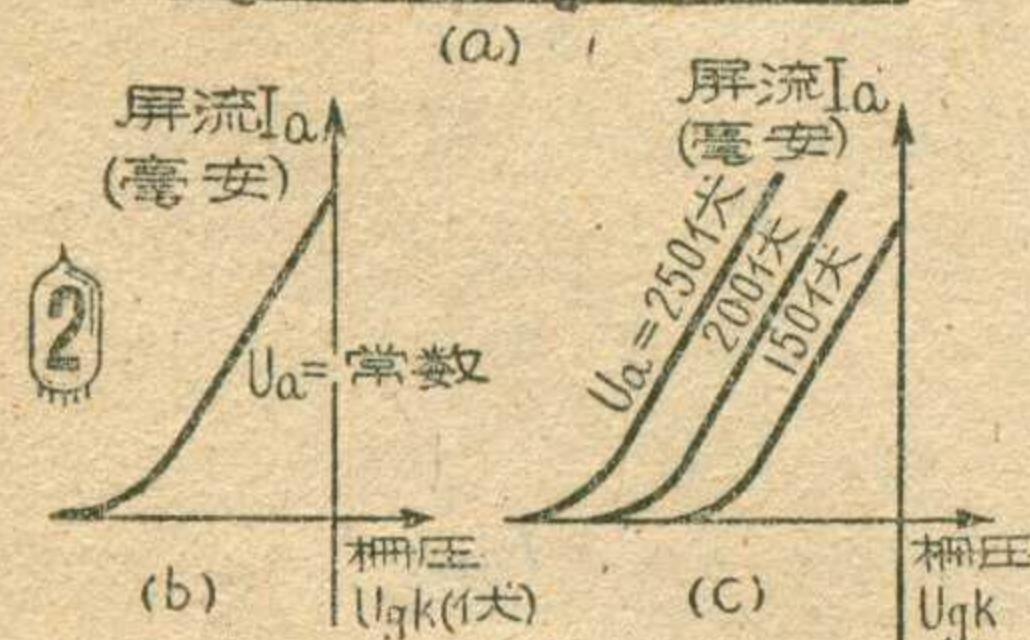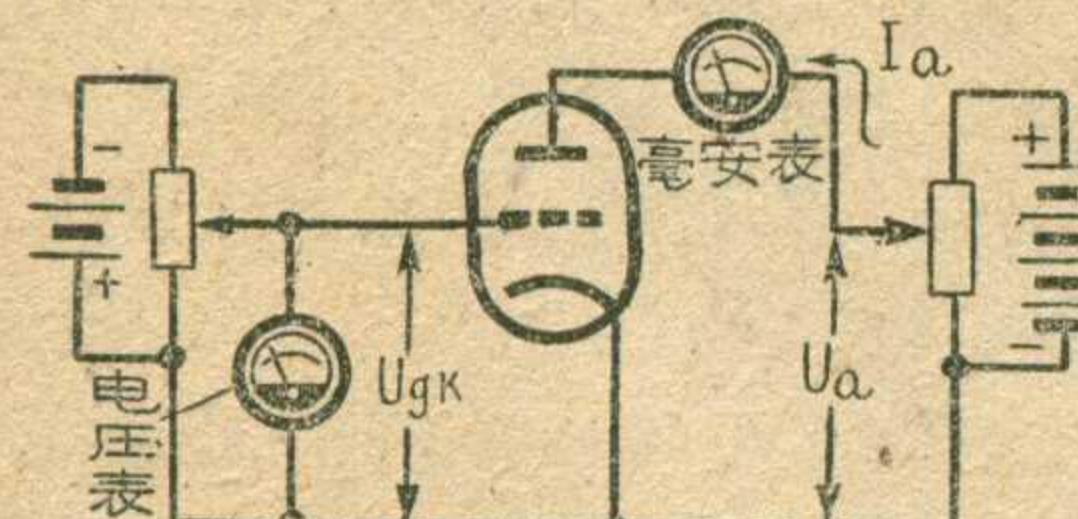栅极电压对电子管屏流有很大的影响。如果栅极上加着正电压，那末它就帮助电子向屏极运动，使更多的电子到达屏极，结果屏流很大（见图1a）。



当然，这时也有些电子会被栅极吸收构成栅流。但是如果栅压不是太大的话，这部分栅流是很小的。假如想象电子有足球那样大，那末按照同样的比例来说，栅极线匝间的距离便相当于宇宙中行星之间的距离。因而只有在飞向屏极的途中直接碰着栅极线匝或离线匝极近的少数电子，才能被栅极吸引构成栅流。相反，如果栅极加着负电压，那末栅极就拒斥电子，不让电子通过，因此屏流就小了（见图1b）。而栅极电压愈负，对电子的拒斥力就愈大，屏流就愈小。甚至可能使屏流截止。由此可見，电子管的屏流受栅极电压控制，随栅压的大小而变。

屏极电压对屏流也有一定的影响：屏压高，它对带负电的电子的吸引力大，跑到屏极上的电子就多了，因此屏流就大一些。反之，如果屏压低，屏流就小一些。然而由于屏极离开阴极要比栅极离开阴极远得多，所以它对屏流的影响远远没有栅压对屏流的影响大。

利用图2a的电路，可以得到当屏极电压 U_a 为某一定值时，屏流和栅压之间的关系如图2b所示。这条曲线叫做电子管的屏栅静态特性曲线，其中横坐标代表栅压，单位是伏；纵坐标代表屏流，单位为毫安。从图中可以清楚地看出，改变电子管的栅压可以


以控制它的屏流。使 U_a 保持另一定值，就会得到另一条静态特性曲线。对于不同 U_a 所得到的各个特性曲线构成了图2c中所示的静态特性曲线族。 U_a 愈大，在更负的栅压时也能得到相同的屏流，所以相应的曲线愈

靠左。

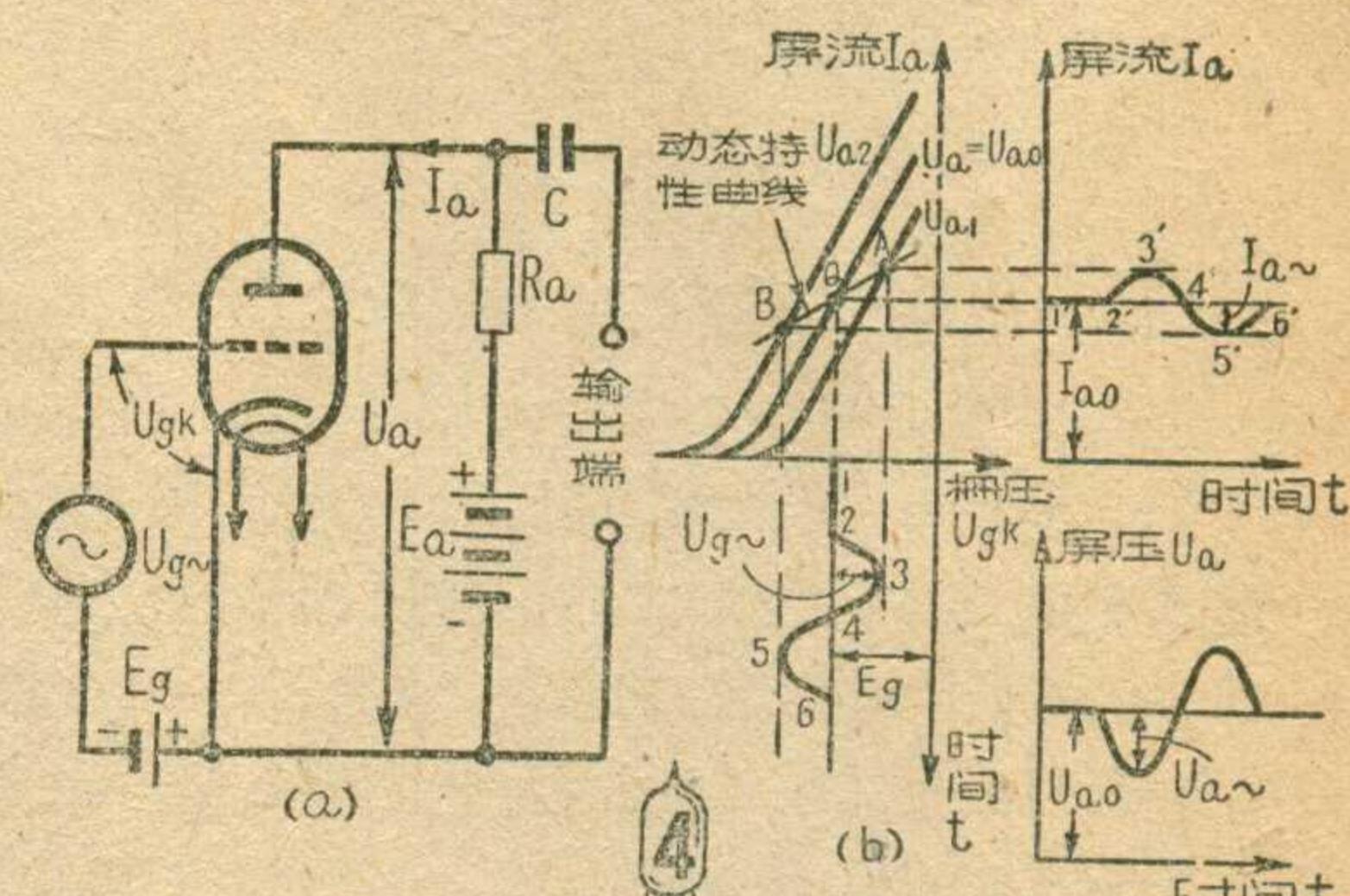2. 放大作用原理


为了大家容易明了起見，我們先来看看图3a所画的电路。在这个电路中，电子管的屏极直接接到电源上，因此屏极电压恒等于 E_a ，在栅极上除了加上一个固定的负偏压 E_g 以外，还加有一个不大的交变信号电压 $U_{g\sim}$ ，这时电子管栅极上的总电压 U_{gk} 随着交变电压 $U_{g\sim}$ 改变，而且在任何时刻都是负的（见图3b的下部）。

由于屏压 U_a 恒等于 E_a ，所以栅压和屏流就一定满足 $U_a = E_a$ 的那条静态特性曲线，因此利用这条曲线就可以确定栅极电压变化时屏流是怎样



变化的。在图3b的横坐标下面画着不同的时刻 t 的栅极电压，纵坐标右面是相应的屏流变化。由图中可以看出，沒有加上交变电压时，栅极电压就等于栅偏压（图中的1、2部分），而屏流也是一个常数，等于 I_{ao} （图中的1'2'部分）， I_{ao} 叫做静态电流。加上交变分量 $U_{g\sim}$ 以后，栅压开始变化，屏流跟着发生改变，在栅极交变电压的正半周，屏流增加（因为这时栅极对电子的拒斥作用减弱），在负半周，屏流减小（因为栅极对电子的拒斥作用增强）。只要特性曲线的AB部份接近于直线，那末屏流的变化就和栅压的变化成正比。这样在栅极上交变电压的作用下，屏流中除了直流分量 I_{ao} 以外，又出現形状和输入信号电压 $U_{g\sim}$ 相同的交变分量 $I_{a\sim}$ 。

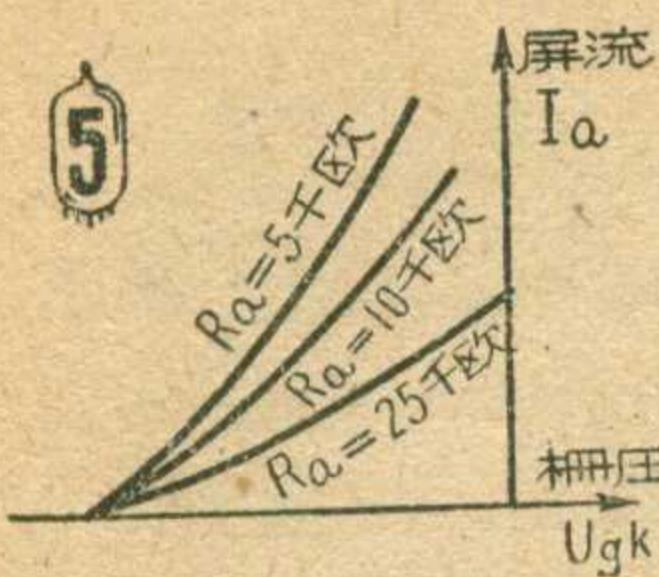上述現象使我們想到，既然栅极上不大的交变电压能够在屏极电路中引起显著的交变电流，那末在屏极电



路中接一个适当的负载电阻，使交变电流在这个电阻上产生很大的电压降，不就可以得到放大的电压吗？确实如此；一个最简单的，也是最基本的电子管放大器就像图4a中所画的那样，其中 R_a 就是负载电阻，C是隔直流电容，它用以防止屏极上的直流电压也加到输出端上。

下面我们来看看图4a所示的最基本的放大电路中所发生的过程。在表面上看来，它不过只比上面所讨论的电路多了一个负载电阻 R_a ，但是实际上这个电路却要复杂得多。在图3a中，由于屏极直接接电源，因此无论屏流怎样改变，屏压是不变的。然而在现在的电路中，屏压 $U_a = E_a - I_a R_a$ ，屏流的任何变化都会使屏压改变：屏流增大，屏压就降低；屏流减小，屏压就升高。这样，在栅极电压变化的同时，电子管的屏压也将发生变化，而这就使我们不能像以前那样用某一条静态特性曲线来确定由栅极电压的变化所引起的屏流变化是怎样的。例如，栅极上没有加交变电压时，屏极电压为 U_{ao} ，那末这时屏流和栅压应该满足 $U_a = U_{ao}$ 的那条特性曲线(Q点)，如图4b所示。在交变电压的最大值时，由于屏流增加，在电阻 R_a 上的电压降增加，所以屏压降低为 U_{a1} ，因而这时的屏流就不应在 $U_a = U_{ao}$ 的曲线上确定，而应在 $U_a = U_{a1}$ 的特性曲线上确定(图4b中的A点)。由此可见，栅压为不同值时的 I_a 应在不同的 U_a 的静态特性曲线上去找。这样我们可以得到一条通过Q点和A点的曲线BQA，这条曲线表示电子管屏极电路中接有负载电阻 R_a 时，屏流和栅压之间的关系，叫做电子管的屏栅动态特性曲线。它和 R_a 的大小有关， R_a 越大，它的斜率越小，越靠近横轴，如图5所示。

利用动态特性曲线就不难确定图4a的电路中栅压改变时，屏流是如何变化的。由图4b可以看出，在栅极交

变电压的正半周，屏流增大；负半周，屏流减小。这个脉动的屏流流经负载电阻 R_a ，在 R_a 上产生了脉动的电压降 $U_R = I_a R_a$ ，因此屏极上的电压也是脉动的，包含一个直流分量 U_{ao} 和一个交流分量 $U_{a\sim}$ 。而 $U_{a\sim}$ 通过电容C加到输出端上作为输出电压。这样，只要把 R_a 选得足够大，在图4a的输出端就可以得到一个比输入电压 $U_{g\sim}$ 大得多的交变电压 $U_{a\sim}$ 。


输出电压和输入电压的比值K叫做放大器的放大系数：

$$K = \frac{\text{输出电压}}{\text{输入电压}} = \frac{U_{a\sim}}{U_{g\sim}}$$

它说明输出电压为输入电压的多少倍。一般地说， R_a 愈大，放大系数就愈大。

3 电子管的交流等效电路， R_a 对放大系数的影响

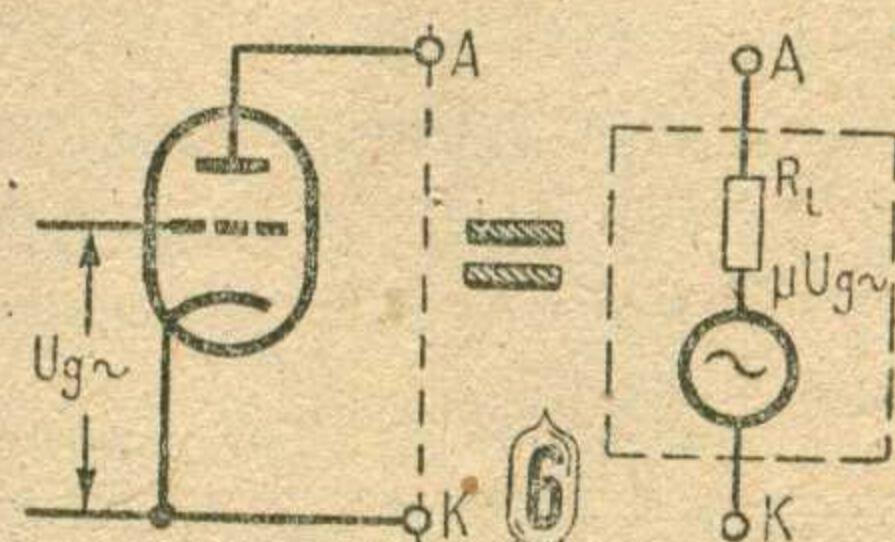一开始我们就谈到，屏压对屏流也有一定的影响。当栅压保持不变时，屏压越高，屏流就越大。因此如



果屏压变化的话，屏流随着改变，而且屏流的变化量和屏压的变化量成正比。从这里我们可以看出，电子管在这种情况下，对交流分量来说就像是一个电阻，事实上这就是电子管的内阻 R_i 。然而在放大器中不能这样简单地把电子管仅仅看成是一个电阻，因为栅极上还加着交变电压 $U_{g\sim}$ ，这个电压就像一个发电机那样在屏极电路产生交变电流。大家知道，栅压对屏流的影响为屏压对屏流的影响的 μ 倍。这里 μ 是电子管的放大因数。设一个电子管的 $\mu=20$ ，这样，如果在栅极加一个交流电压 $U_{g\sim}$ ，能在屏极中产生振幅为1毫安的交流电流，那末，如果把 $U_{g\sim}$ 不接在栅极而直接接在屏极电路中，屏极中产生的交流电流振幅就只有 $1/20$ 毫安了。要想使交

流屏流的振幅仍为1毫安，屏路中所加的交流电压就应当增加大到 $\mu U_{g\sim} = 20 U_{g\sim}$ 。

由此可见，加到栅极的交流电压 $U_{g\sim}$ 在屏路中造成的交流屏流，正等于把一个 $\mu U_{g\sim}$ 的交流电压发生器接在屏路中一样。

从上面的分析可以知道，如果不考虑电子管中的直流分量而只考虑电子管对交流分量的作用，那末电子管相当于一个发电机 $\mu U_{g\sim}$ 和一个电阻 R_i 串联，如图6所示。这个电路就是电子管的交流等效电路。当然，各电极上的实际电流和电压，是交流成分再加上各极原有的直流电压或电流。但是，这些直流电压或电流的目的，仅在于配置电子管在特性曲线上的工作点，而放大作用则表现在交流成分。所以等效电路内只考虑交流成分而不考虑直流成分。

将图4a中的电子管用它的等效电路代替，就得到这个放大器的交流等效电路，如图7a所示。由图中看到，输出电压 $U_{a\sim}$ 实际上就是 $\mu U_{g\sim}$ 通过内阻 R_i 和 R_a 所组成的分压器在 R_a 上所分到的电压，根据欧姆定律，流过 R_a 的电流为

$$I_{a\sim} = \frac{\mu U_{g\sim}}{R_i + R_a}$$


那末电阻 R_a 上的压降等于

$$U_{a\sim} = I_{a\sim} R_a = \frac{\mu U_{g\sim}}{R_i + R_a} \cdot R_a$$

这样，放大器的放大系数就等于

$$K = \frac{U_{a\sim}}{U_{g\sim}} = \frac{\mu R_a}{R_i + R_a}$$

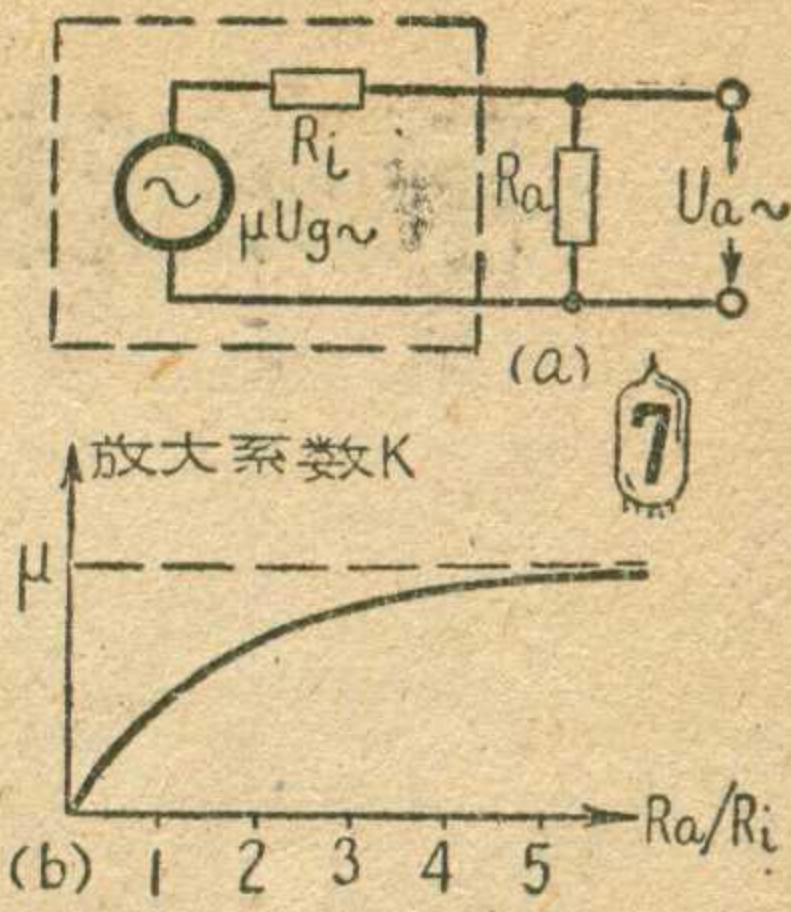从这个式子中我们看到，放大系数不但和所用的电子管的参数有关，(μ 越大、放大倍数越大)，而且还和 R_a 的大小有关。 R_a 越大，放大系数就越大。这是很明显的：因为 R_a 大， R_a 上分到的电压 $U_{a\sim}$ 也大了。(下转第2页)




兩級低放的晶体管收音机

·李怀中·

本文给大家介绍一架有两级低放的晶体管收音机。它用晶体二极管 A_1 检波，并用两个晶体三极管 $2\text{G}102$ 作两级低频放大。虽然结构简单，但效果却很良好。在北京用普通的天线就能用扬声器在中等大小的房间内满意地收音。如果用耳机，在户外只要用一根两、三米长的天线就能收听。本机需要的电流总共只有3毫安，用三节手电筒电池（共4.5伏），就可以用几个月到一年。

一、电路说明

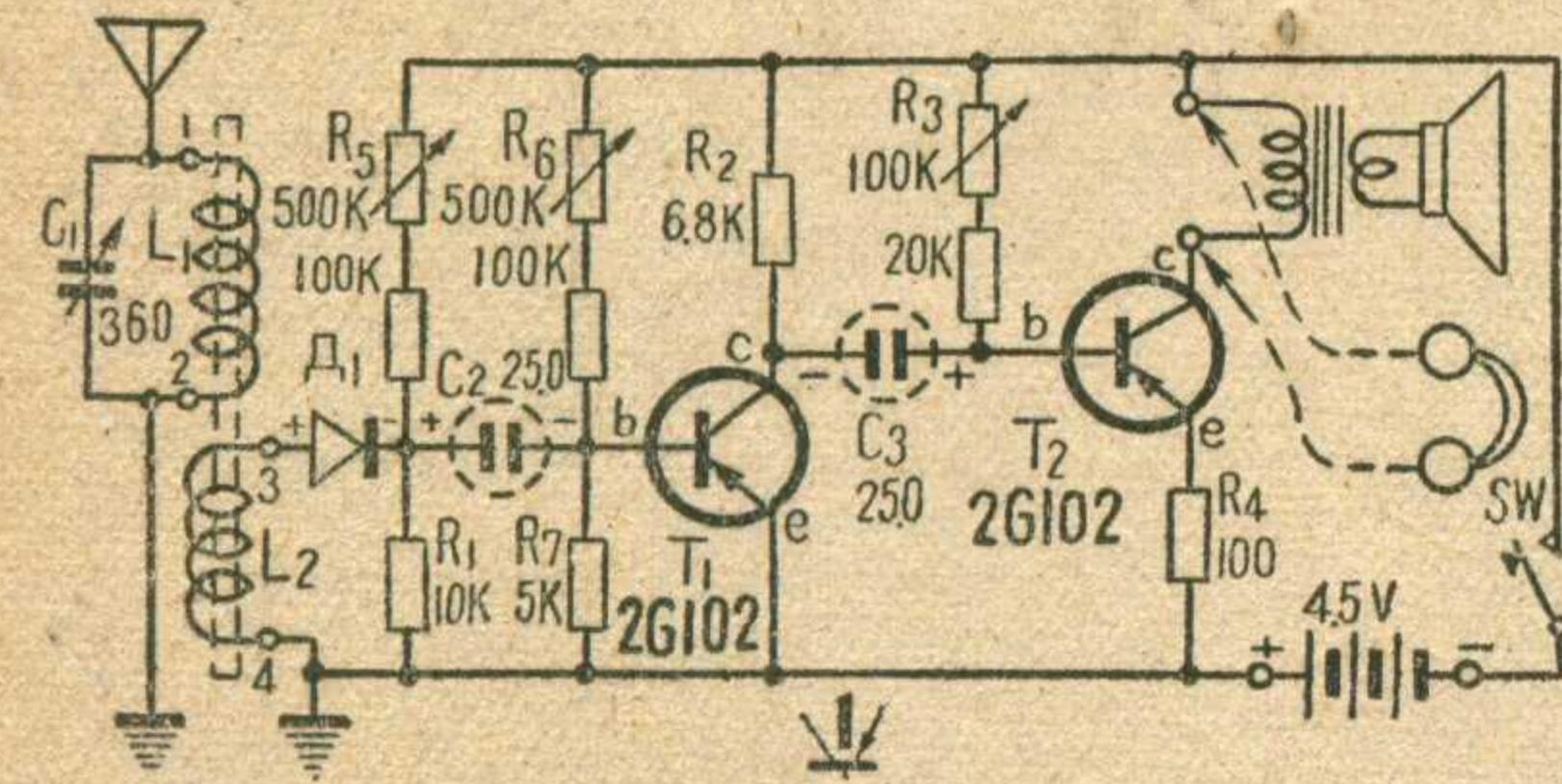线路见图1。 L_1, C_1 为调谐输入回路。由它输出的高频信号由 L_1 耦合到 L_2 ，经过二极管 A_1 检波后，从负载电阻 R_1 上取出的低频信号，经电容器 C_2 输入三极管 T_1 的基



极，被它放大后，再经过 C_3 交连到三极管 T_2 ，作第二级放大，最后由扬声器放出声音。

T_1, T_2 用的是 $2\text{G}102$ 型晶体管，用其它 2G 型的或 Pi_6 型等也可以。两级低放都装成共发射极电路。可以得到较大的电压放大和功率放大。

电位器 R_5 串联一个100千欧的电阻接到二极管 A_1 的负端，是用来调节它的偏压的，因为二极管在0.1伏附近的小正向电压下，检波效率最高。

电位器 R_6 和 R_7 组成一个电源分压器，使基极有一个相当稳定的电位，以稳定晶体管的工作点。

按照阻抗匹配的要求，线圈 L_2 的阻抗应当和晶体管 T_1 的输入阻抗匹配。因为对于交流来说，25微法的电解电容器 C_2 接近于短路，可不予考虑；另

外， $R_1=10$ 千欧， $R_7=5$ 千欧，比起 T_1 的700欧的输入电阻和线圈阻抗来说，都可以认为是断路。这样信号正半周时，图2(a)这部分电路可简化为图2(b)的等效电路。这时为了取得匹配， L_2 的圈数就不能太多，在磁性天线上绕十几圈即可。否则圈数太多了，输入信号的功率反而减小。

R_2 是第一级放大器的负载。它要选在本级输出电阻和下级输入电阻的两数值之间。本电路中选用6.8千欧，以求匹配，一般可在5~10千欧范围内选取。 R_2 不宜过大，否则杂散电容过大，也是不利的。

电位器 R_6, R_7 是用来选定合适的工作点。与它们串联的电阻，是保护电阻，用以避免调节时电流过大。

电阻 R_4 是电流负反馈电阻，用途是补偿晶体管因温度变化而引起的工作状态的变化，使工作稳定。

两级放大电路之间最好用变压器耦合，让它的初级阻抗与前级管的输出阻抗相等，次级阻抗与后级管的输入阻抗相等。这样可取得良好的匹配。不过如感到绕变

压器不方便的话，可以就用本电路中的阻容耦合方式。

末级的负载是扬声器，一般需要通过输出变压器来匹配。输出变压器初级阻抗应等于末级的负载，对 $2\text{G}102$ 而言，用4.5伏电源时，可算出大致为135欧；次级阻抗应等于扬声器的音圈阻抗。

二、装配

找一块 6×8 平方厘米的胶木板或薄木板，按图3的样子打孔，用空心铆钉在板上铆上十个焊片，再把零件焊接在焊片上，这样做成的架子，体积又小，又便于装拆。这个架子也可以用两个普通的4眼接线架代替。

调谐线圈 L_1 和次级线圈 L_2 紧挨着绕在一根4.5厘米长的 M_4 型磁性天线棒上。 L_1 用28号漆包线绕51圈，头1，尾2。 L_2 用26号漆包线绕13圈，头3，尾4。

按图4(a)

(b)(c)的

步骤，先

将磁棒裹

上一二层

绝缘绸，


再开始绕

线。线头

线尾用小

绝缘绸条

把它束紧

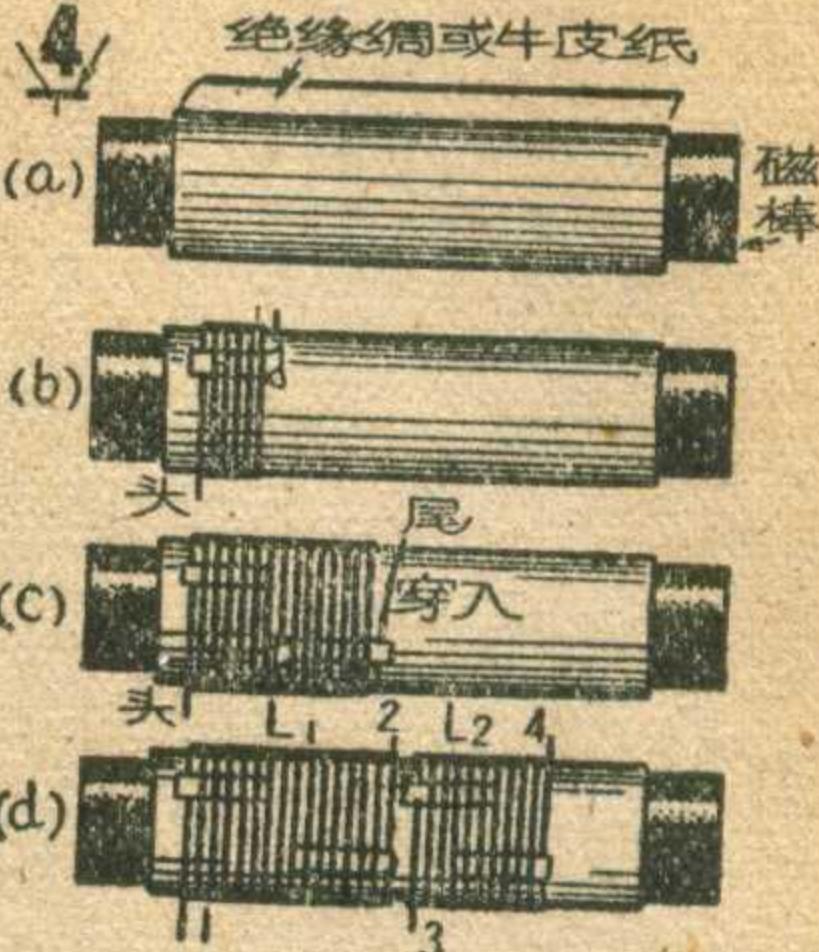

即可，绕成后如图4(d)所示。值得提醒的是千万不要用铜线做一圈圆环扭紧在磁棒上来固定线头，或者固定磁棒，因为这种短路圆环实际上也是调谐线圈 L_1 的次级线圈，它会吸收相当多的能量，以致大大减弱了 L_2 线圈里感应信号的强度。

在焊接晶体管的时候必须特别小心，我们一定要严格遵守生产单位对焊接管子提出的一些要求，比如 2G 管焊剂熔点不得大于 150°C ，焊接时间不得超过3秒钟，引线弯曲不得近于管壳10毫米等等。因为晶体管只有在正常使用条件下，才会得到好的性能和长的寿命，否则粗心大意，毛手毛脚很可能发生弄坏管子、烧毁管子、扭松引线等情况。 2G 型晶体管的三根引线里面（见图5a），中间一根是基极引线（b）；靠近它的是发射极引线（e）；离它远些的是集电极引线（c），不能搞错。最好是把电路其它部分都焊好之后，再焊接晶体管，焊的时候一定要用一把钳子夹住管子的引线，在三秒钟以内迅速焊完。钳子能帮助散热，使得多余的热量不致于窜入管内。

三、调整

全机装好，经仔细检查无误后，即可进行调试。把 R_3, R_5, R_6 上的三个电位器旋到最大。接上电池和扬声器。用天线头触碰 T_2 的基极，应该听到轻微的“喀喀”声，表示第二级有放大作用。再触碰 T_1 的基极，会有更大的“喀喀”声，然后把天线接到谐振圈 L_1 的1头，调节电容器 C_1 即可收到电台播音。接下来分别缓缓调节电位器 R_3 和 R_6 ，找到音量最大、音质最好的位置，固定下来。转动 R_5 也将找到最响的位置。电位器 R_3, R_5, R_6 的位置选定后，分别测知它们的阻值，就可以用三个固定电阻换入电路。（下转第13页）

装制晶体管收音机的几点体会


·楊名甲·

在装晶体管收音机的时候，往往会遇到一些小型元件，一不小心会损坏它们，或是得不到良好的效果。下面介绍几点体会供大家制作中参考。

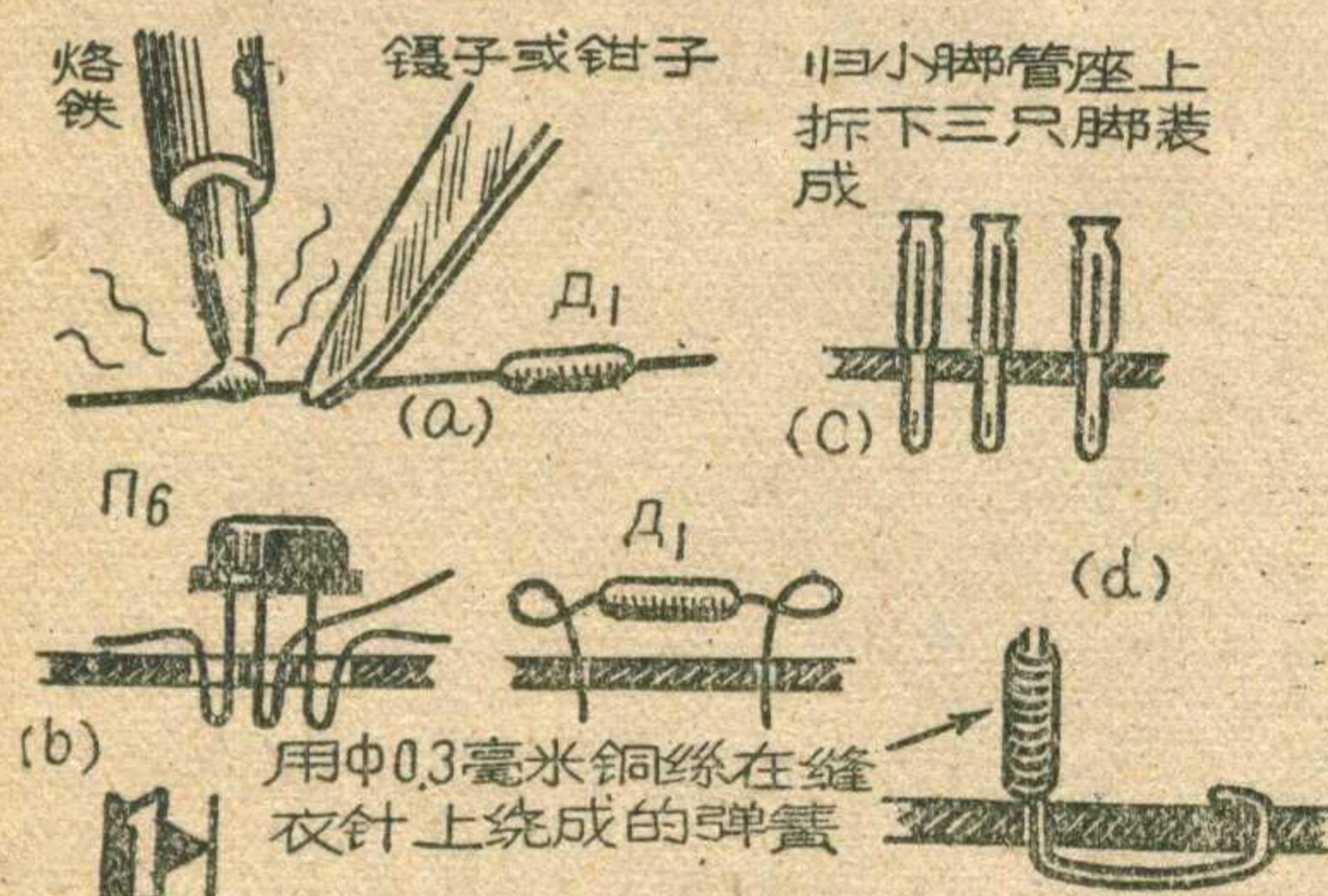1. 如何焊接晶体管？

焊接晶体二极管或三极管的引线时，必须防止热量传入晶体管内部损坏晶体管。最好事先将电路上要焊接的地点刮光吃锡，将引线尾端用砂纸打光也吃上锡，然后用尽可能快的速度焊上，最好一次成功。使用的电烙铁不要超过45瓦，烙铁头最好锉成四棱尖锥。当焊锡充分熔化，流动性很好时再动手焊。焊接时一定要用钳子或镊子等工具夹住引线近焊点处，如图1(a)，帮助散热。

晶体管的引线不要剪短，对保护晶体管有好处，既有利于防热，又可避免装拆次数过多引线弄折时不致过短。如嫌引线过长，建议按图1(b)办法弯曲后装接。




2. 晶体管的临时接线方法

晶体管不同于电子管，即使同一型号的晶体管，它们的特性也有差别。因此换用新晶体管时，电路中的元件（如偏流电阻等）的数值也要更换。特别是在新装时，为了选择几只晶体管中效率最高的一只，或是由于要考虑如何安排它们的位置（哪一只放在前级，哪一只在后级），都可能装拆多次，但它的引线是焊接的，不像电子管插上拔下就行了，这样多次焊接装拆，容易使晶体管遭到损坏。因此建议按图1(c)、(d)方式，事先在底板上钻几个孔，装上临时插孔作为管座，这样插接极为方便，对晶体管没有损伤。待设计定局后再焊接好。

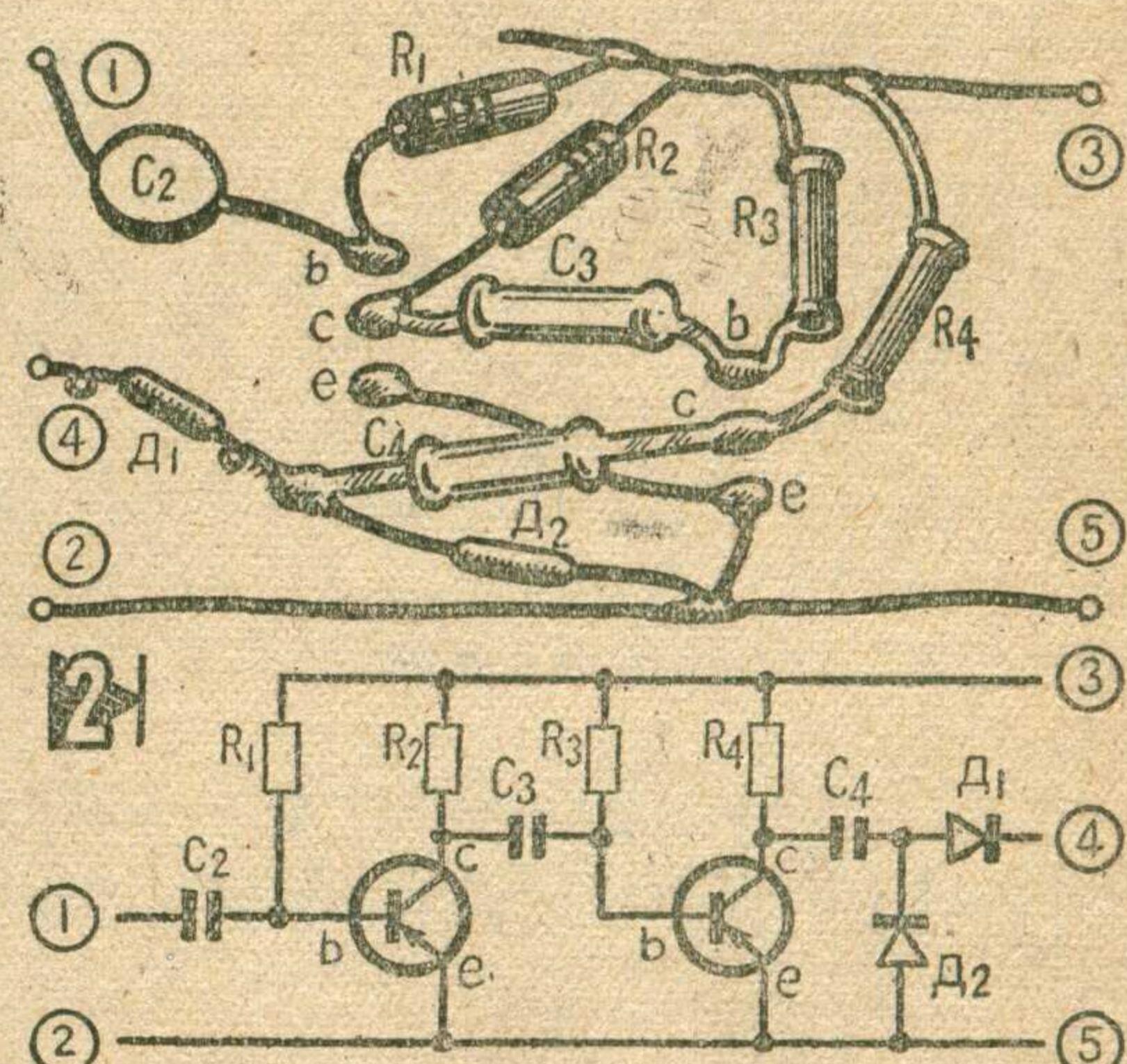3. 临时接线底板的应用

当选好基本电路以后，各项元件（特别是电阻和电容）的数值还有待于进一步实验才能定下来。如果未经实验而冒然装上，就不一定能得到最好的成绩。所以建议事先用一块地位较宽敞的纸板做临时底板，如图2。偏流电阻可以多换几只，拣取最满意的定下来。电容器也经试验选定合适的数值。到全部元件选定后装到正式底板上去的时候不要再行更换，因为即使是同一型号和




数值的元件，性能也有差异，将影响效果。

临时试装时，可用一般收音机上用的大型25微法电解电容器暂代小型电解电容器，以免弄断小型电容器的引线。图2是在一个两级高放和倍压检波的电路和在临时纸底板上接线的情况，供作参考。

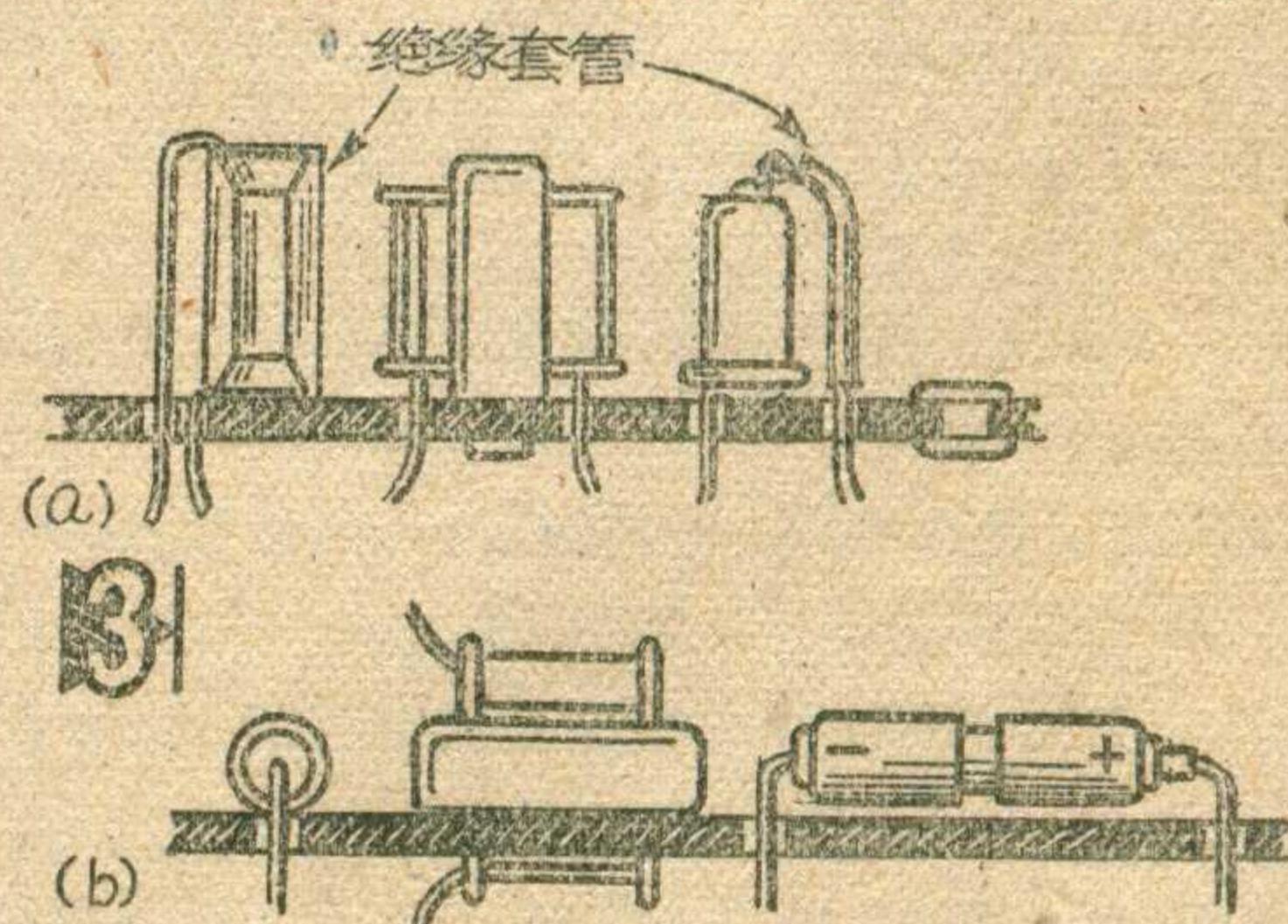4. 小型元件的安装

要缩小整机体积，关键在于充分利用机壳内的空间。因此在稍大一些的机壳中，可用竖装零件的方式，如图3(a)。如果是使用耳塞机的袖珍式晶体管收音机，可将零件横着放置，如图3(b)。

机内的电阻、电容等元件的裸露部分宜套上塑料管绝缘，以免相碰短路。如有透明套管，能够看到元件数值，则更为理想。在底板上可用Φ2~3毫米铜质空心铆钉预先安排一些焊接汇合点，使得焊接既牢固又美观。



（上接第12页）以代替它们。最后是改变L₂，找到音量最响亮的圈数，以及增减L₁圈数，以收到550~1500千赫波段内的主要电台。上述的调试步骤中，电阻R₃、R₆大小的挑选是必要的，因为同一型号的晶体管，它们的特性也不能保证完全一致。仔细调整才能尽可能地发挥晶体管的作用，使收音机处于最佳工作状态。

一、三极管的品种和型号

三极管的品种是很多的。就内部结构而论，有单三极管和含三极组的复合管两类。后者包括双三极管、双二极三极管、三二极三极管、三极五极管和三极七极管等等。依特性参数来划分：大致有 $S \geq 5$ 毫安/伏的高跨导三极管、 $S = 2 \sim 4.9$ 毫安/伏的中跨导三极管和 $S < 2$ 毫安/伏的低跨导三极管；有 $\mu \geq 50$ 的高放大因数三极管、 $\mu = 10 \sim 49$ 的中放大因数三极管；有内阻 $R_i > 15$ 千欧的高内阻三极管、 $R_i = 2 \sim 15$ 千欧的中内阻三极管和 $R_i < 2$ 千欧的低内阻三极管等等。

需要说明：本文所讨论的仅限于接收用交流式三极管，并着重从甲类电压放大工作状态方面考虑它们的选择和应用问题。


二、选用三极管的一般准则

由于三极管品种繁多，加以各种无线电机器设备的电路结构、性能和对它们提出的要求各有不同，在选用三极管时就必须结合具体情况综合考虑，以求合理和得到最好的效果。总的说来，大致可以将下面六点作为选用的一般准则。

1. 从特性参数方向考虑

重点考虑跨导 S ：在选择三极管时，一般应首先以 S 为重点来考虑。 S 在各特性参数中占有首要地位。在很大程度上它是决定三极管品质高低的指标。一方面， S 越高，三极管的品质因数 G 也越高（ G 是 S 和 μ 的相乘积），从而三极管的品质也越高。另一方面， S 越高，三极管的等效噪声电阻 R_{eq} 越低（这可以从近似式 $R_{eq} = 2.5/S$ 中看出）。在选择三极管时，尽可能要求它具有高 G 和低 R_{eq} 显然是肯定的；这当然只有从 S 的高、低中去寻求答案了。

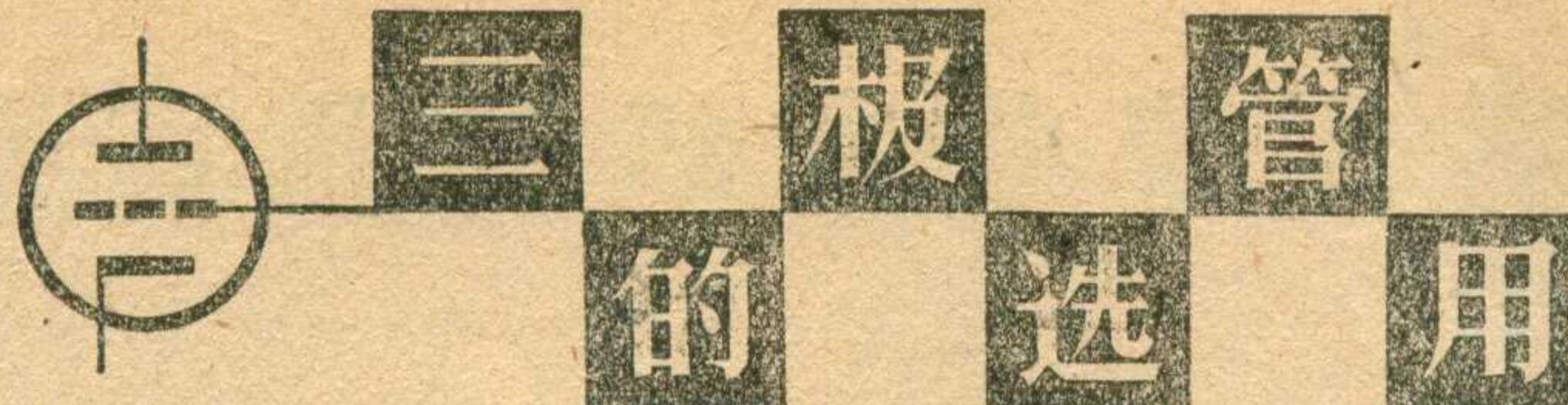例如，在调频制超外差式收音机和电视接收机里，高频部分都工作在超高频带（30~300兆赫），为了提高灵敏度和减低噪声电平，就必须提高信号噪声比，也就有必要应用高 S 三极管，如 6N3 之类，来作高频放大和变频等工作，这是因为高 S 三极管有着比多极管低得多的 R_{eq} 。在具有多级放大的优质低频放大器，尤其是在电影录音用的低频放大器中，为了尽可能地减低放大管内部噪声电平和谐波失真也必需应用高 S 三极管担任前几级放大工作（有时也容许用 S 接近 5 毫安/伏的中 S 三极管），尤其是在第一级放大中。在一般超外差式收音机里，为了减低本机振荡级的噪声，也常用高 S （或中 S ）三极管作振荡管（如 6U1 的三极组）。在简单



三极管的选用

—刘同康—

收音机里，如果不是为了着重提高增益，用高 S 三极管担任再生式栅检波管也是十分相宜的。这样可使工作稳定，并减低噪声电平。

重点考虑放大因数

μ ：在有些场合里，必须以 μ 为重点来考虑三极管的选择问题。处于同一屏极负载阻抗下，用高 μ 三极管能获得比用中 μ 三极管大得多的增益，因而我们有必要根据不同的实际需要，选择具有适当 μ 的三极管。必须指出，如果有两个或两个以上的三极管都能入选时，就应该选用其中 S 较高的一个，因为它的 R_{eq} 必然比其他的要低，对工作是更有利的。

例如，在一般超外差式收音机里，为了使一级低频放大有足够的增益，往往选择双二极三极管，如 6G2 (6Г2Π-K) 等，以它的高 μ 三极组担任低频放大。同时利用它的双二极组担任检波和自动增益控制电路的整流工作。这对电路结构的全局来说，也是十分合理而有利的。

由于在考虑 μ 的同时还需要考虑到 S 的缘故，在收音机里也还可以选用高 μ 双三极管 6N2 (6H2Π) 等，以它的一个三极组作低频放大，而将另一个三极组改接成二极组作检波。这就是考虑到 6G2 等和 6N2 等两类三极管虽然具有十分接近的 μ ，而后的 S 却比前者的高，对工作更有利。

重点考虑内阻 R_i ：以 R_i 为重点来考虑选择三极管的问题，一般是在以三极管代替功率三极管担任低频功率放大工作的场合。为了获取必要的输出功率和可能低的谐波失真，所选择的三极管必须是内阻 R_i 较低，并具有比较大的屏极最大耗散功率 P_a 的。

高 μ 三极管一般具有高 R_i ，而它的 P_a 却比较小；中 μ 三极管的 R_i 则一般比较低，而 P_a 却比较大。显然后者对功率放大工作是比较能够胜任的。电子管噪声问题在功率放大级里不是一个重要的问题，这时只要按中 S 、中 μ 的要求来选择就行了。

例如，我们把一系列的中 S 、中 μ 三极管的特性参数加以对比，便可知道有 6N1、6N8P 等三极管是符合对功率放大管的要求的。为了获得更大一些的输出功率，还可以将这些双三极管的两个三极组接成并联应用；或组成推挽式电路，以减少谐波失真。

2. 从产品等级方面考虑

三极管等产品往往分有若干等级，以适应不同对象的需要。以我国生产的三极管等为例，大致有：特、通、民、试、业余等几种（一般都在玻璃泡上印有相应的字样）。

对一般要求比较高的无线电设备，如超外差式收音

机、优质低频放大器等，有必要选择“通1”级的三极管产品。在一般业余自行装配的简单收音机里，可以选择“业余”级的。

如果在业余无线电实验中需要用双三极管组成推挽式放大级时，由于电路的两臂必须保持平衡，仍有必要选择“通1”级的产品，因为它的两个三极组间的对称性更可靠些。

3. 从各电极电压、电流等的额定值和应用值方面考虑

每一种型号的三极管的热丝极都有它一定的最大和最小电压、电流额定值；栅极有一定的最小偏压额定值，屏极则有一定的最大电压、电流和耗散功率额定值。为了便于应用，并保证根据不同需要获得最佳的效果，各种型号的三极管都还有一组或几组典型应用值。在应用上就是根据这些应用值来确定最合需要的 S 的（当然有时还用来确定 R_i ）。这是因为在不同的应用值时会有不同的 S （和 R_i ）的缘故。至于 μ ，它和典型应用值和额定值都几乎无关，它只取决于三极管中各电极的几何尺寸。

如果有必要，也允许不完全按照典型应用值应用，而将三极管的某些电极的电压、电流适当改变。但必须注意：热丝极电压不得超出额定值，而只容许在应用值的 $\pm 10\%$ 的范围内变动；栅极偏压不得为正；屏极电压、电流的相乘积不得超过屏极最大耗散功率额定值，以免三极管受到损坏和缩短寿命。

当然，实际上也有个别的例外。用双三极管 6 N1 的一个三极组改接成二极组担任半波整流就是一个例子。


4. 对三极管“联用”问题的考虑

由于含三极组的复合管里有两个或两个以上的电极组，在应用上就必须对各个电极组的“联用”问题加以合理解决。

为了解决“联用”问题，一般应尽可能地把“联用”的牵涉面缩小，最好把电路中前后紧接的两级接成“联用”。

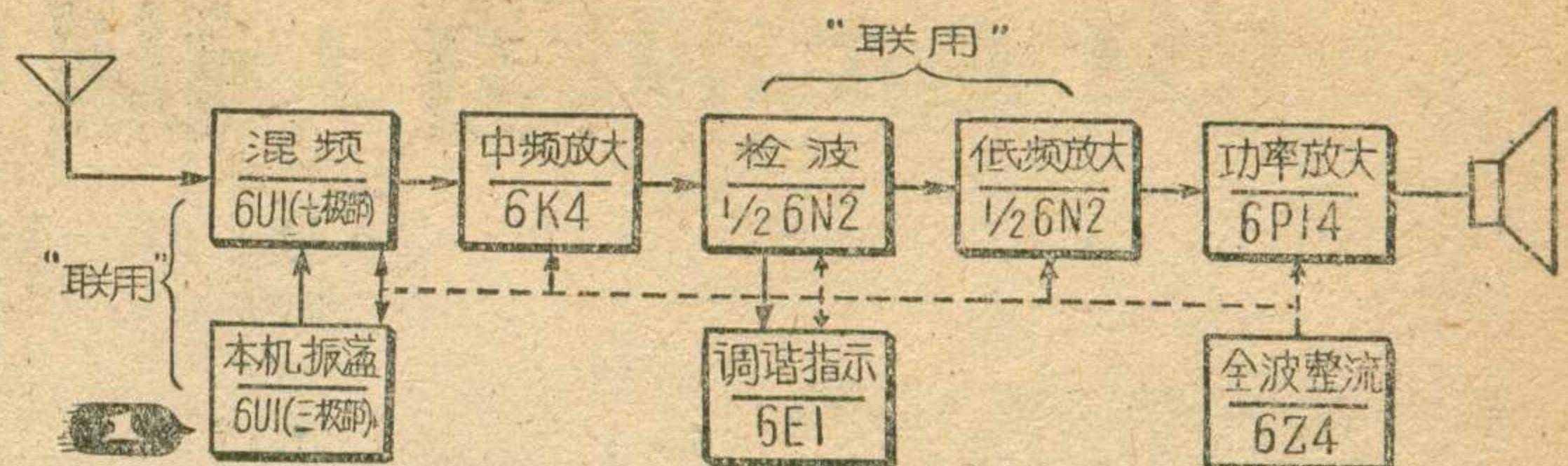例如，在一般超外差式收音机中，以 6 U1 (6 И1П) 的三极组用作本机振荡，七极组作混频；以及用 6 G2 的三极组或 6 N2 的一个三极组作为低频放大，而用 6 G2 的双二极组或将 6 N2 的另一个三极组改接成二极组作检波，都是根据这个原则来处理的（如图 1）。

当然，如果把一个含三极组复合管的一个电极组安排在电路的第一级中，又把另一个电极组安排在第三级



或其它级里也是容许的，但是由于电路接线的增长，可能引起种种不良后果，必须采取有效措施加以防止。


在解决内部合用一个阴极的含三极组复合管的“联用”问题时，还有必要注意到各极组的栅极偏压是否一样，并作出适当的处理。

5. 对三极管“变格用法”的考虑

为了适应需要，三极管可以改接成二极管，例如将栅极接到屏极来使用。这就是三极管的“变格用法”。“变格用法”一般有两种：（1）用作二极检波管；（2）用作半波整流管。

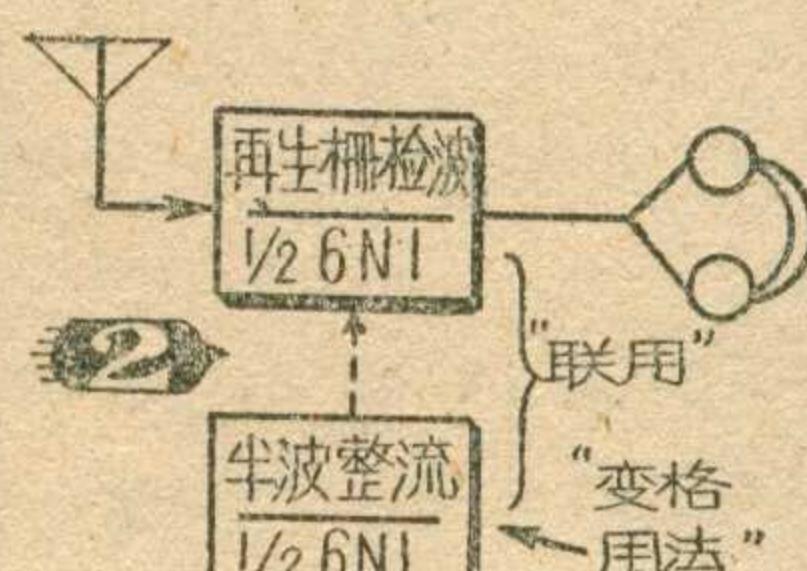例如，在一般超外差式收音机里，常用 6 N2 的一个三极组作低频放大，另一个三极组改接成二极组作检波；后者就是一个“变格用法”的实例。在将 6 U1 的七极组用作中频放大的同时，它的三极组也可以“变格用法”改接成二极组作检波。在一些“少管多效”的简单收音机中，双三极管的一个三极组常用作再生式栅检波；而另一个三极组则以“变格用法”改接成二极组作半波整流，如图 2。这种“变格用法”必须首先考虑到选择阴极与热丝极间耐压 U_{k-h} 较高的（例如 200~250 伏）的三极管，以免在整流输出 200 伏左右的直流电压时，阴极与热丝极间的绝缘遭到破坏。这就是为什么一般都选择 U_{k-h} 为 ± 250 伏的 6 N1 或 6 N8P 双三极管的主要原因（其他三极管的 U_{k-h} 都只有 ± 100 伏左右。）

为了保证“变格用法”的三极管在作半波整流时输出足够的直流电压和电流，而且不致因屏极最大耗散功率过大而遭受到破坏，有必要把靠近阴极的栅极上的电流加以限制，而在栅极接到屏极的电路中接入一个限流电阻（500~1000 欧），并设法使屏极交流供给电压不超过 200 伏，直流输出电流不超过 20 毫安。



6. 对三极管“不完全用法”的考虑

在含三极组复合管中，双二极三极管常采取“不完全用法”：只用其中的三极组，而把其他的极组直接接到阴极或根本空着不用。在简单的低频放大器里往往用 6 G2 (6 Г2 П-К) 的高 μ 三极组作一级低频放大时情况就是如此。

这种“不完全用法”虽然没有像处理“联用”问题那样能够充分利用并发挥每一个极组的作用，但仍然有采用的价值。因为像 6 G2 之类双二极三极管的两个二极组都和三极组合用一个阴极，


（下转第 22 页）

收音机的磁性天线

丁启鸿

磁性天线是把收音机输入回路的调谐线圈绕在高频磁性材料的磁棒上做成的。这样利用磁棒高导磁率的特性，使接收信号的交变磁力线集束地通过磁棒，同时也通过上面所绕的线圈，因此线圈中感应的电压就比线圈中没有磁棒时大得多。就天线效率来说，磁性天线和一般的环形天线差不多，但它的体积要比环形天线小得多，因此在各式收音机中广泛地被采用。

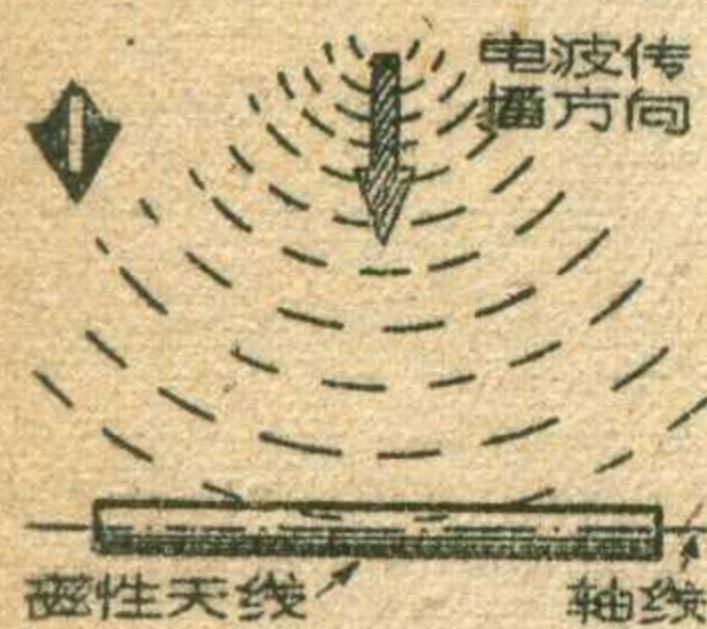磁性天线和环形天线一样有显著的方向特性，当磁棒的轴线和电波传播方向垂直，且与交变磁力线平行时，接收到的信号最强（图1），因此




收音机使用了磁性天线以后，能有效地改善信号杂音比。在高

级收音机中有意地来增强这种特性，把天线做成可以任意转动的，根据欲收信号的方向，将天线的轴线调得和此信号传播方向垂直，这时收音机的音量最大，但干扰信号不一定和要收的信号在同一个方位上，因此进入收音机的干扰电压就相对地减弱。

磁性天线用的磁棒一般用锰锌铁淦氧磁体制成，它的环导磁率 μ_{top} 约为300~1000高斯/奥斯特，所谓“环导磁率”就是将此磁性材料做成一个圆环，上面绕以线圈后的电感量，与同样线圈绕在同样外形尺寸非磁性材料上所得电感量之比。例如国产Man 4铁淦氧磁棒的 μ_{top} 为400。

实际磁性天线用的磁棒不是呈环形，而是做成棒形，它的截面多数呈圆形，但也有呈长方形、六角形和其他形状的。

表征磁性天线效率优劣，要看在同样发射电场 E 下，从磁性天线回路

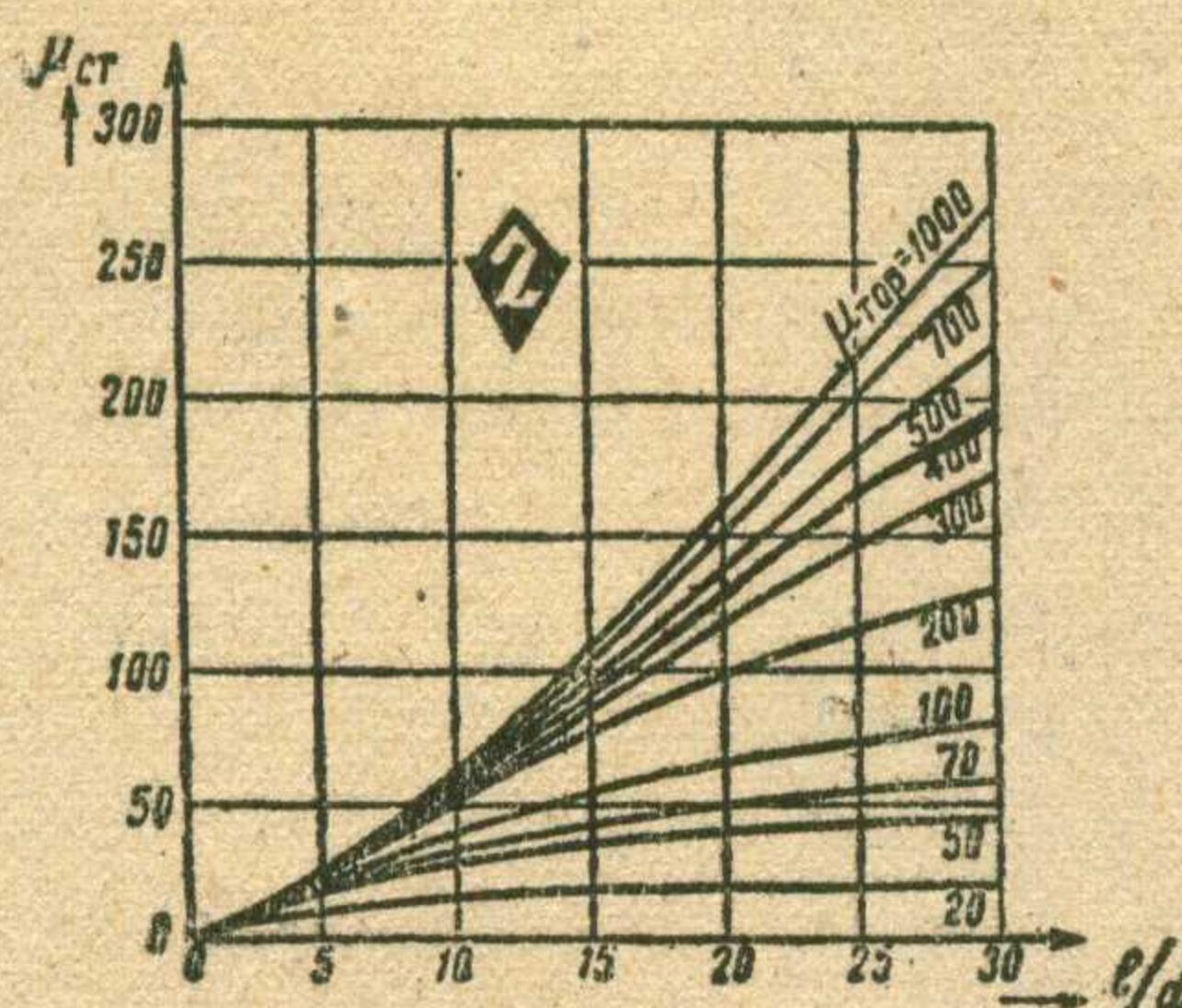

送往下一级的电压的大小，如果以 h_d 表示磁性天线的有效高度， Q 表示磁性天线回路的品质因数，那末送往下一级的电压 u 为。

$$u = E \cdot h_d \cdot Q$$

其中有效高度 h_d 根据下式求出：

$$h_d = \frac{2\pi S p \cdot n \cdot \mu_{ct}}{\lambda} \cdot m \cdot p (\text{米})$$

式中： $S p$ ——线圈的截面积（平方米）；

n ——线圈的圈数；

λ ——接收信号的波长（米）；



μ_{ct} ——决定磁性天线有效高度的磁棒轴心导磁率；

p ——与线圈位置有关的参数；

m ——与线圈长度有关的参数

p, m 之值可根据图3，图4来决定。

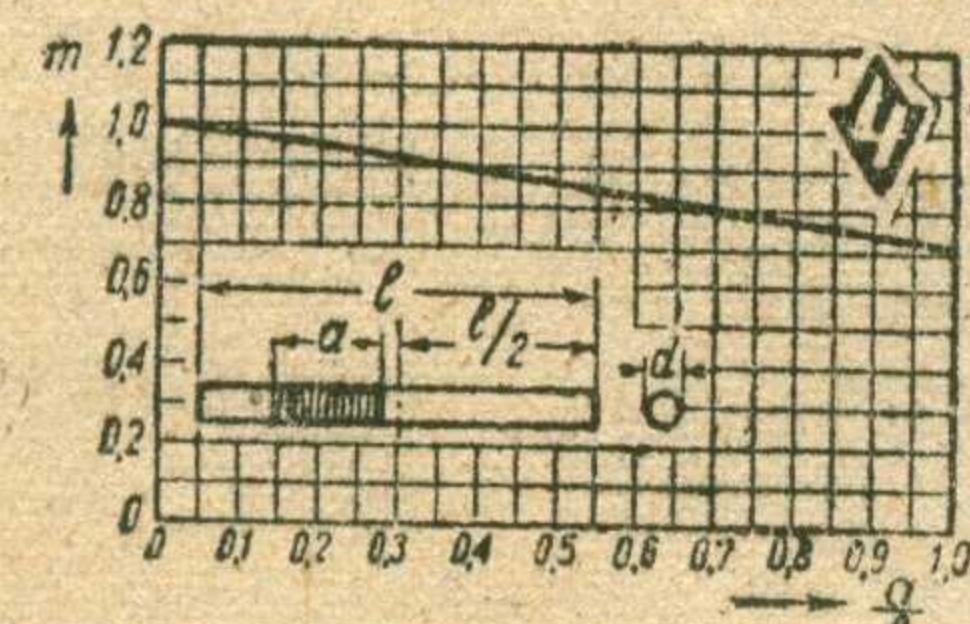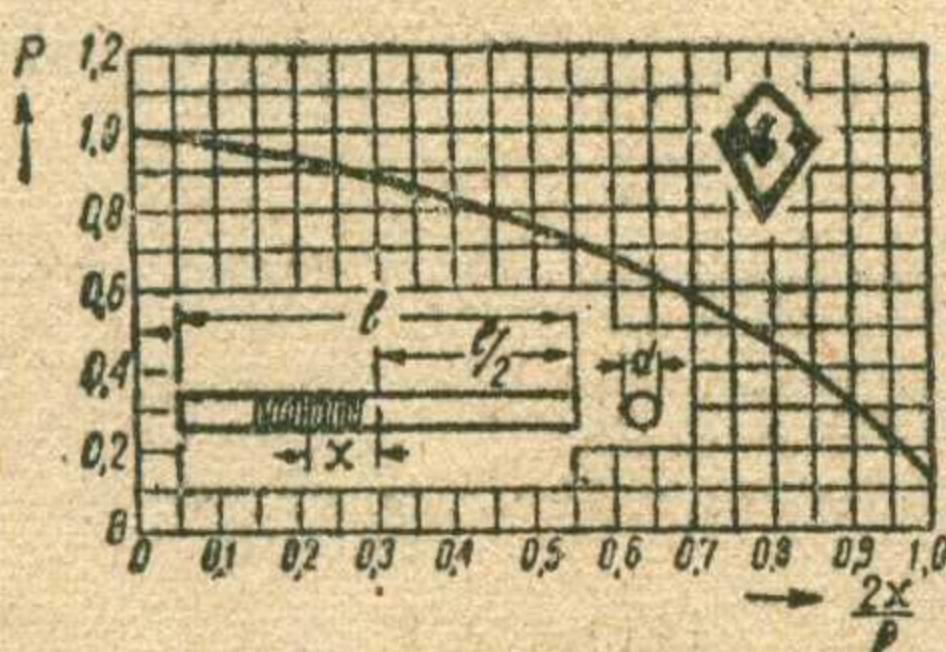
磁性天线的有效高度比没有磁心的单线圈要大若干倍，因此用所谓磁棒的轴心导磁率“ μ_{ct} ”来体现这个差



异， μ_{ct} 主要决定于磁性材料的环导磁率 μ_{top} ，以及磁棒长度 l 与磁棒直径 d 之比。图2为各种 μ_{top} 在不同 $\frac{l}{d}$ 时 μ_{ct} 的变化情况。磁棒的直径减小， μ_{ct} 会增加，但磁棒直径太小，磁通密度增加，容易使磁心饱和，增加磁棒的损耗，因此磁棒直径一般在10毫米左右，磁棒长度增加，磁力线的漏失小， μ_{ct} 也将增加，但太长了，机械强度差，使用不便。一般多用100~200毫米。


一般磁性天线的有效高度 h_d ，在长波和中波频率上约为0.7~1.5厘米；品质因数约为140~200左右。

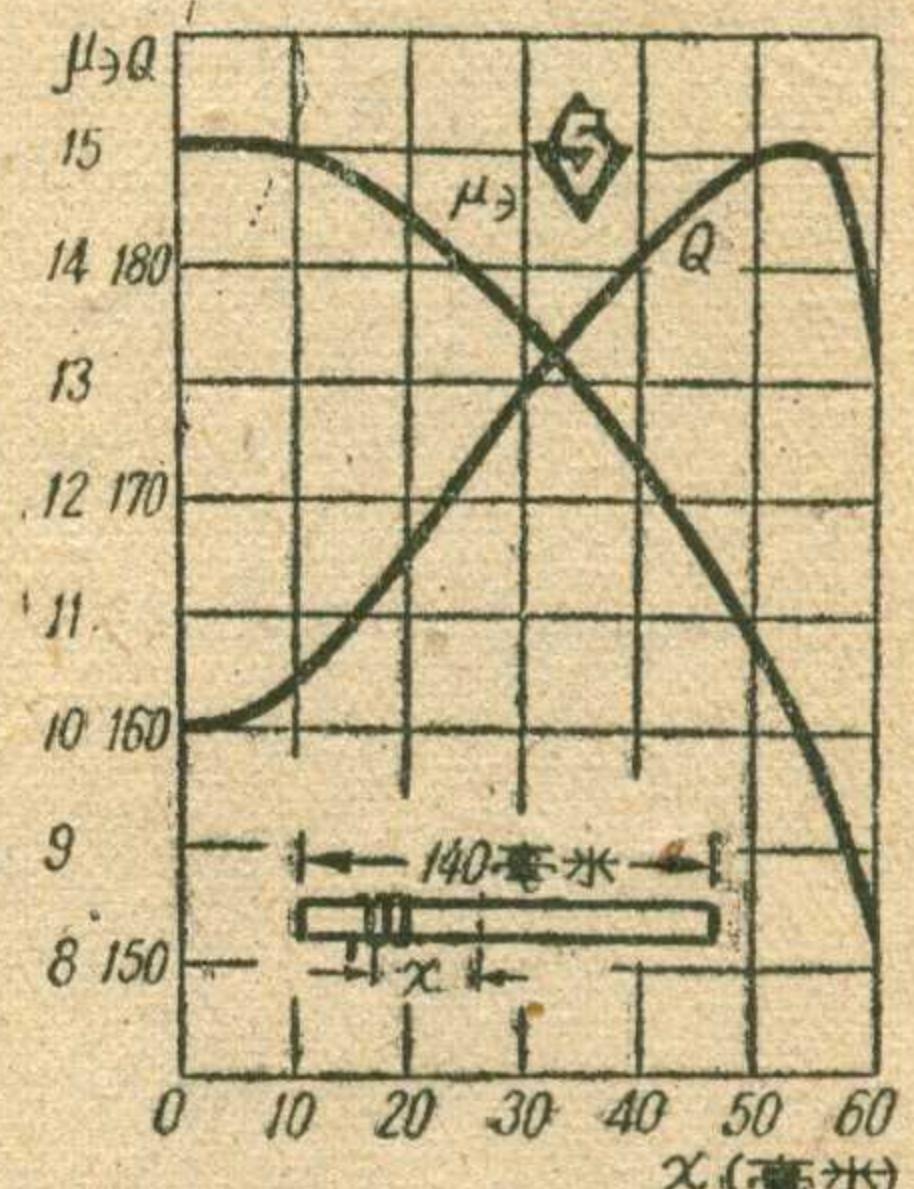另一方面，如要天线效率高， m, p 要大，这从图3和图4的曲线来看，就要求磁棒上的线圈应该绕得



集中在磁棒的中部，即 x 小；而且线圈的长度 a 要越小越好。但事实上往往在同一根磁棒上各点的损耗也是不一样的：磁棒中间导磁率大，但损耗也大，这样线圈的 Q 值就低；反之在磁棒两端导磁率小一些，如线圈绕在磁棒的两端， Q 值可大一些。

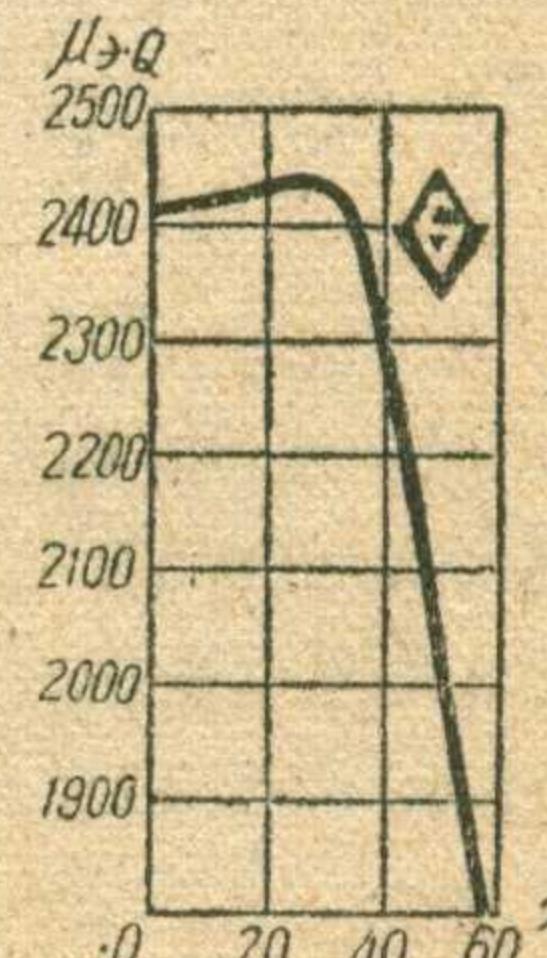
它们的关系如图5曲线所示。图中的 μ_ω 称为“有效导磁率”， μ_ω 与轴心导磁率 μ_{ct} ，以及线圈在



磁棒上的位置有关。另外，线圈置于中間，天线方向性就强；反之，置于两端，天线的方向性要显著地減低。根据这些特点，設計者必須既照顾到 μ 值，又照顾到 Q 值，同时还能兼顾方向性。

图6为一根长度为140毫米的磁性天线，它的线圈位置和 $\mu_{ct} \cdot Q$ 乘积之间的关系。

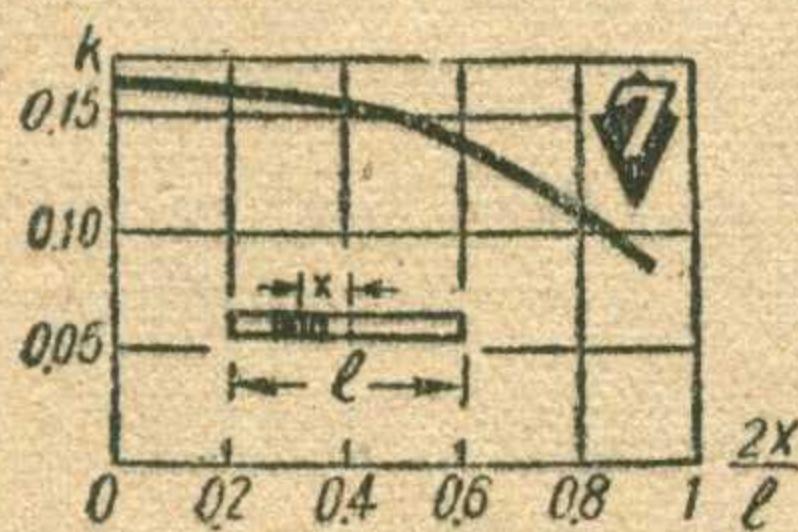从上面可以知道，磁性天线的输出电压与导磁率及品质因数的乘积成正比，因此如要输出电压最大，應該把线圈放在磁棒导磁率和品质因数乘积最大的地方，国产Man4，140毫米的磁棒經实測大概在离中心20~30毫米处最大。把线圈放在这个位置还有一个好处是这里的导磁率的变化較大，在外差式收音机进行跟踪的时候，往往需要調整一下調諧回路的电感，这时只要左右移动一下线圈的位置，就可以达到这一目的了。



要精确計算磁性天线上线圈的圈数是十分困难的，根据下列公式可以求出圈数 n 的近似值，然后根据实验再加以适当的調整。

$$n = \sqrt{\frac{LT}{0.4\pi S_p k \mu_{ct}}}$$

式中：
 L ——所需的电感（微亨）；
 T ——线圈的长度（米）；
 S_p ——线圈的截面积（平方米）；
 μ_{ct} ——磁棒的軸心导磁率
 （根据图2决定）；
 k ——根据线圈位置决定的参数
 （根据图7决定）。

例：线圈所需的电感为180微亨，已知采用国产Man4铁淦氧磁棒，长度为0.14米，直径为0.01米，线圈放在距中心30毫米处，线圈之长度为0.022米。

查得 $\mu_{top}=400$

$$\text{当 } \frac{l}{d} = 14 \text{ 时 } \mu_{ct} = 86$$

$$\text{当 } \frac{2x}{l} = 0.43 \text{ 时 } k = 0.155$$

代入公式(3)

$$n = \sqrt{\frac{180 \times 0.022}{0.4\pi \cdot \pi (0.005)^2 \cdot 0.155 \times 86}} \approx 56$$


公式中沒有考慮进去线圈直徑与磁棒直徑，以及线圈长度与磁棒长度的关系，因此准确性受一定的限制。

实验证明，在磁棒两边繞两个线圈，然后串接起来，比在一边用一个线圈输出电压可以增加2分貝左右。也有人把线圈均匀地繞在整个磁棒上（图8），这时方向性强、固有电容小，但繞好以后不容易再調整电感量，它的接收频率大致和两个线圈相近。

为了使线圈的 Q 值高，线圈最好用多股絞合紗包线，一般用15股 $\phi 0.07$ 的。繞的时候最好采用間繞，以減少分布电容。

如果将两根磁棒并列起来，每个磁棒上繞两个线圈，并分别把它们串联起来（图9），这样的双磁性天线比单根的增益大約要提高2分貝。

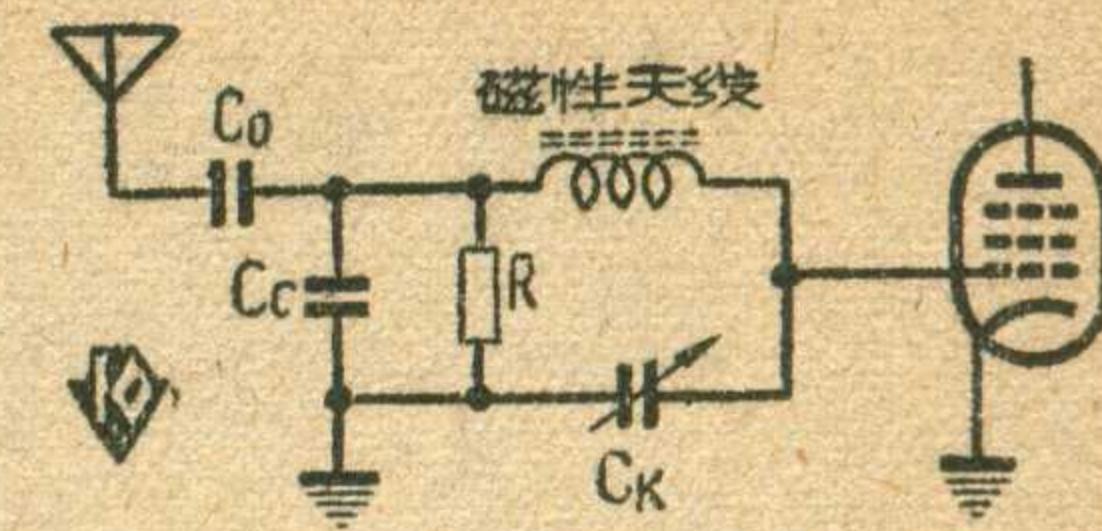在接收远地微弱信号的时候，磁性天线的灵敏度就显得不够，这时常需要外接天线把信号耦合进去，耦合方式很多，可以用电容耦合或电感耦合。电感耦合在使用磁性天线的情况下，如果把一个高阻抗耦合线圈放到磁棒上去以后，由于耦合系数过大会使次級調諧回路的选择性大大降低，失調現象特別严重，混台現象也就产生，因此一定要采用高阻抗輸入方式，就必须将耦合系数減小到必要的程度，方法可以将耦合线圈分成两部分，一小部分放在磁棒上，一大部分放在磁棒之外。一般多采用低阻抗輸入，这时耦合线圈可用塑料接綫在磁棒中心繞3~5圈，这时电感約1微



亨，耦合系数約为50%。

有的收音机采用所謂“內部电容耦合”式輸入电路（图10），其中 $C_a=300\text{pf}$, $C_c=1000\text{pf}$, $R=10K\Omega$, $C_k=360\text{pf}$ 。这种电路的特点是在整个波段内电压傳輸系数均匀；同时对中频波道的抑制比高阻抗电感耦合优良；对不同类型的天线的适应性也很好。


装置磁性天线的时候千万要注意，不要让它靠近任何金屬物，因此最好用架子架起来离开底板远一些，否則金屬物中产生的高頻渦流損耗会使磁性天线的 Q 值下降很多，另外磁性天线也应该尽可能远离电源变压器和揚声器，因为漏磁較大的电源变压器，会使磁性天线感应进交流声，揚声器后部磁鋼的漏磁，也会影响磁性天线的参数，特別在磁性天线进行轉动的时候，会引起失諧。

(上接20頁)

的校准，最好是在应用电池电源时进行。校准的方法，和上几期超外差式收音机所介紹的一样，以后換用交流电源时是沒有什么大問題发生的。

在調整和檢修这种兩用式电源收音机的时候，必須注意当一些电子管拔了出来而使灯絲电路有部分开路时，加在大容量电解电容器上的电压会增加得很高，耐压低的会被击穿；而当电子管插回去以后，电容器儲存的大量电能突然放出来，又会燒毀电子管。此外，如使用的管座接触不良，工作中电子管受到搖動而使灯絲脚和管座发生断續的接触时，也有上述的危險性，所以工作中应注意：当通过电后插入电子管时，最好将各个电解电容器先行放电；在工作时不要搖動电子管。

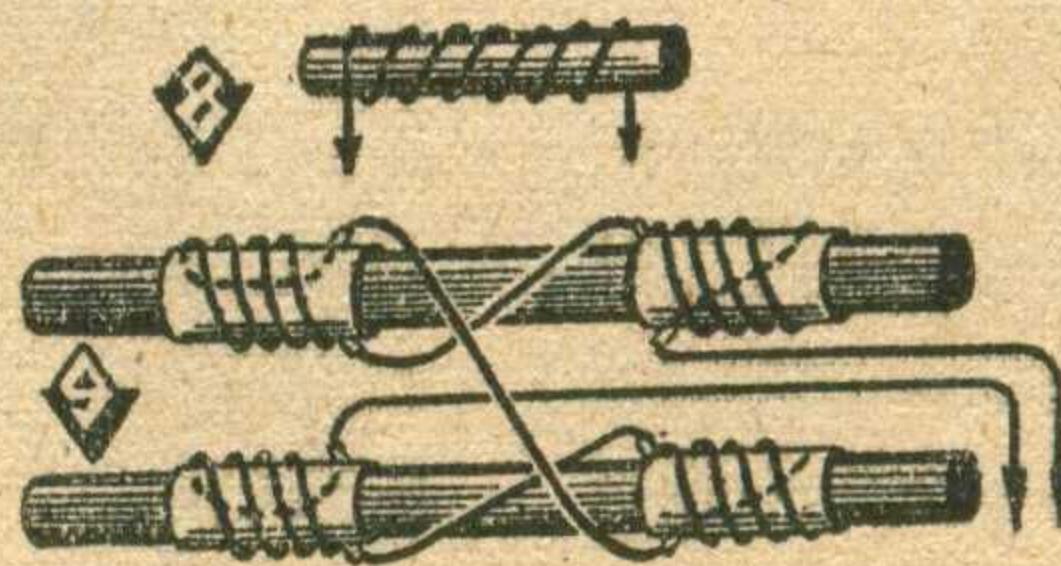为了增加使用的方便，天线可以用一般塑胶綫盤繞在机箱內頂盖上，用胶布或胶紙粘牢，一端空着，另一部接到天线插口处。这个收音机用这样的机內天线，就能收听本地电台；在夜間并能收听外地的大电台。如果再要增加灵敏度，可以給它加上一付簡便的室外天线。



怎样将电池式收音机改为 交流、电池两用式收音机？

——承 恒——


把交流电源整流后变为直流电源，以代替原来电池式收音机中的电池，并通过几个刀的双掷开关倒换，在需要用电池时就用电池供电，在沒有电池时就用整流后得到的直流电源，这样便将一部电池式收音机改装成交流、电池两用电源式的收音机了。

这里介紹三种改装的方法，供作参考。

第一种方法

添加整流器，将交流电源降压整流后供作直流乙电源；灯絲仍用电池供电。

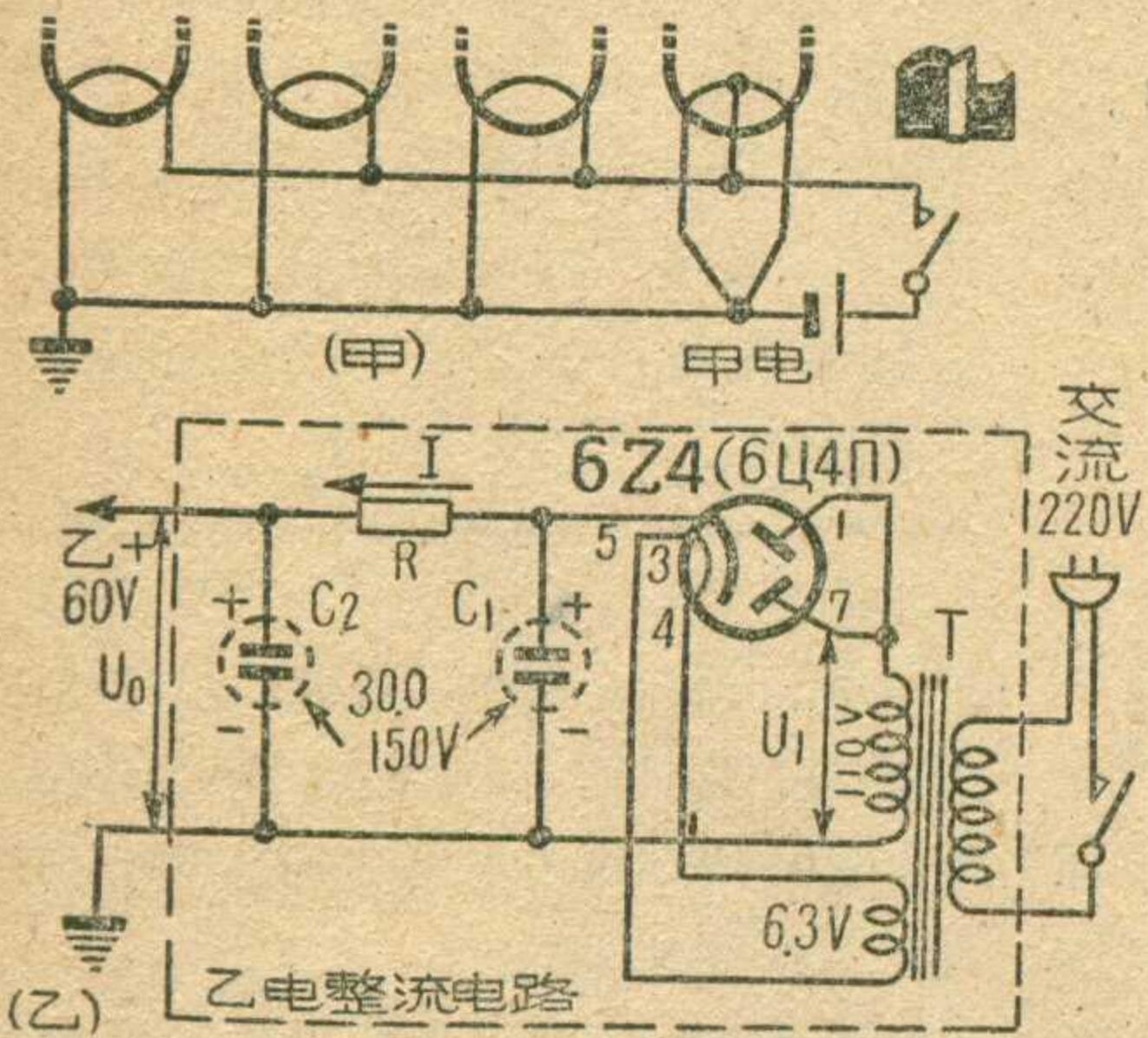这种方法改起来最为方便。电路如图 1 所示。图 1 (甲) 为甲电供电电路；图 1 (乙) 为乙电整流电路。



总和，以及原来收音机采用的屏压值而定。例如整流器电源变压器的次級若为 110 伏，收音机各管屏流、帘栅流的总和为 10 毫安，原屏压为 60 伏，那末可用下列經驗公式粗略地計算出 R 的大小：

$$U_1 = 1.1 (U_0 + IR),$$


式中各符号所代表的意义見图 1 (乙)，代入各假設数值，可算出

$$R = \frac{(110 - 60)}{1.1} / 10 \times 10^{-3} = 4 \text{ 千欧};$$

R 上的消耗功率为 $P = I^2 R = (10 \times 10^{-3})^2 \times 4000 = 0.4$ 瓦。可取用 2 瓦的，以保安全。

至于收音机各管的屏流和帘栅流，若有电流表时量一量就知道了。如果没有电流表的話，也可先大略估計一下。一般輸出管、变頻管、中放管和高放管的屏流和帘栅流可以从电子管特性表中查得。不易查到的一般只有前級电压放大管和栅极檢波管（如 1B2P、1S5 等），

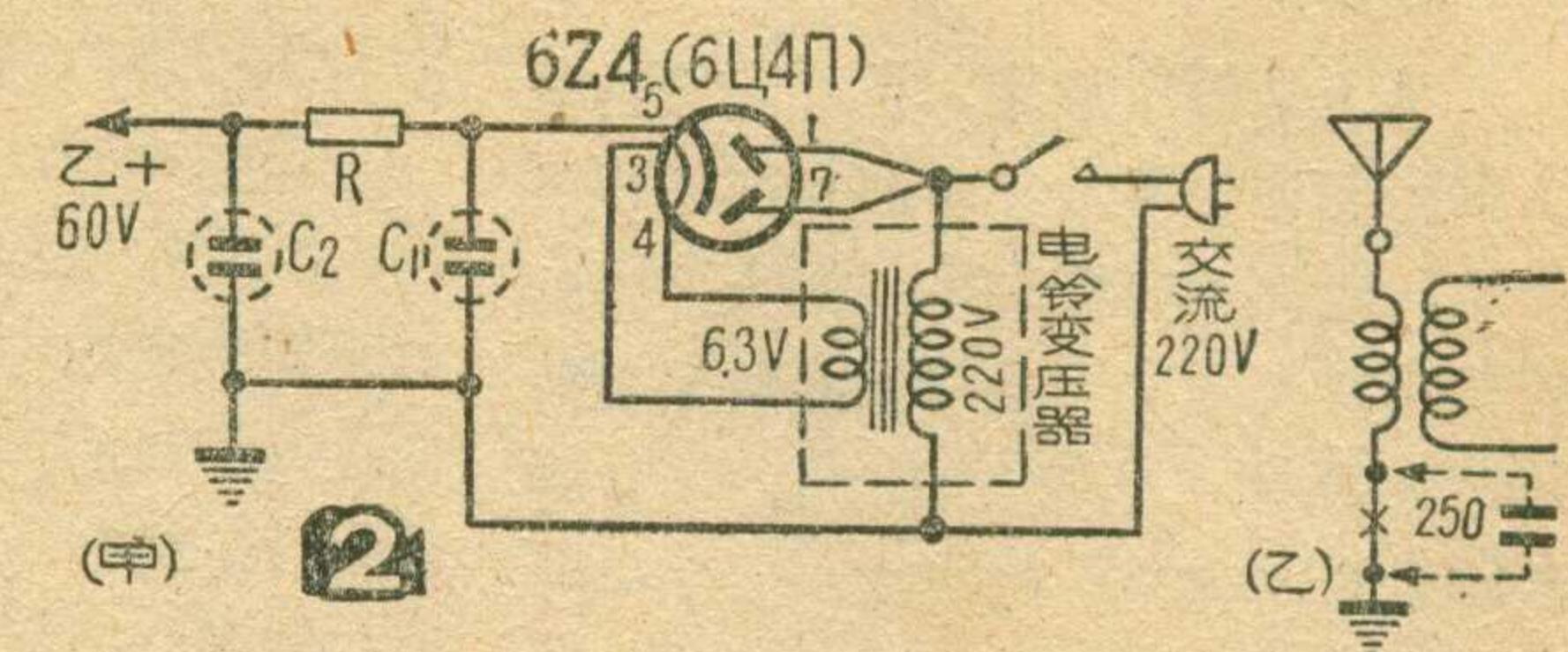这里的变压器 T 可选用一般二、三灯收音机用的电源变压器。滤波电阻 R 的大小要看变压器次級电压、收音机全部电子管屏流和帘栅流的





因为它們都用电阻交連，它的屏流和一般电子管手册所列是不同的。但这些管子的屏流和帘栅流都非常小，就是不計算进去問題也不大。

电阻 R 最好选用一个比計算值較大的可变綫繞电阻，先調到最大阻值接入电路，然后慢慢減小阻值，使输出电压調到剛好适合需要就固定下来。不过电子管屏压并不要求非常准确，上下差 10% 問題也不大。

如果沒有电源变压器，也可以利用任何一种次級有 6.3 伏左右电压的变压器，如电鈴变压器等来供給整流管的灯絲电源，按图 2 (甲) 电路連接。但这时收音机的底板是与交流市电的一根电源綫連接的，如果接的是火綫，底板将带电，手摸上去会麻手，用試電笔去碰底板会发亮，遇

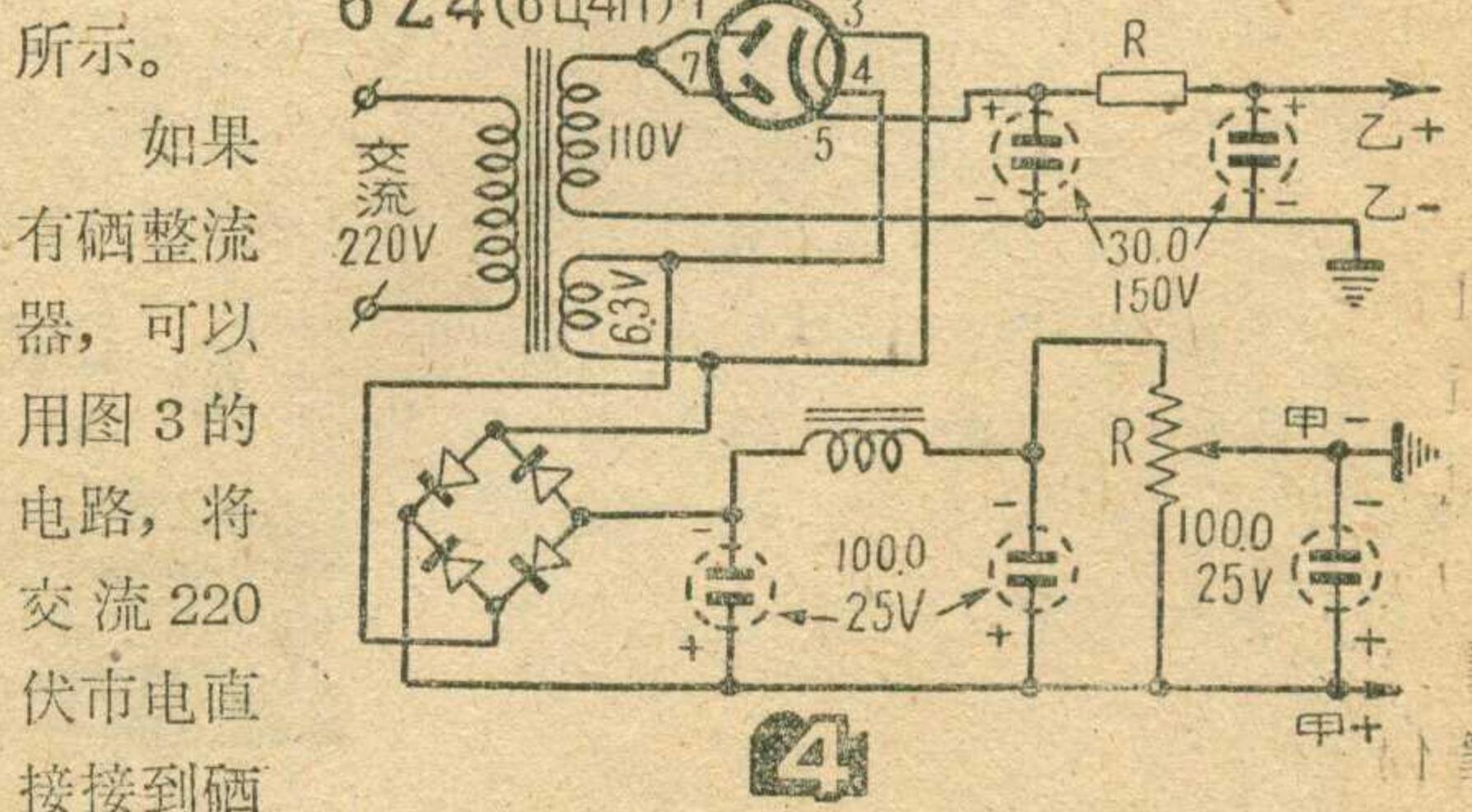到这种情况，可以将电源插头兩头調換一下，再插进去，就能消除上述現象。但应注意，采用这种电路时不能連接地綫，而且收音机机壳要很好地与地絕緣，否則电源火綫将通过底板接地，造成短路事故。如果要接地綫，必須串上一个云母电容器后再接地綫，如图 2 (乙) 虛綫所示。




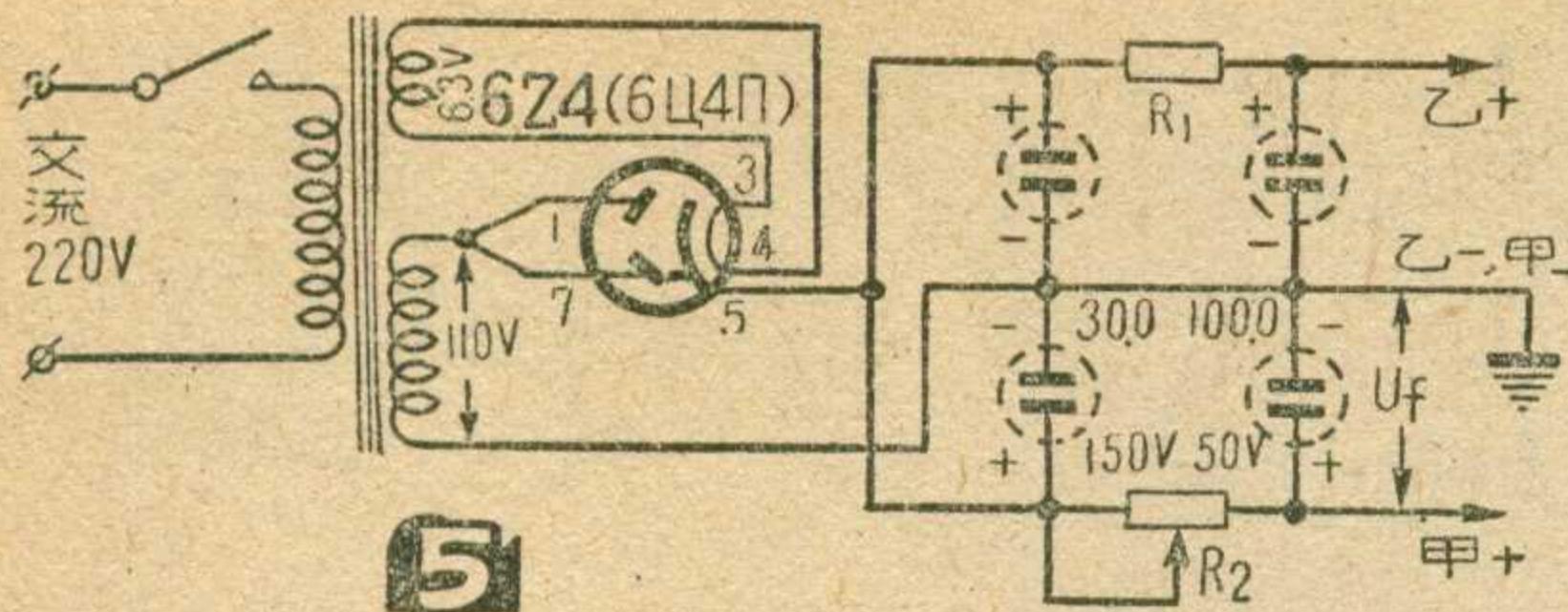

堆上，整流后再經過π形濾波器（同前），得到60伏直流乙电压。硒堆可采用华北无线电厂出品的0423型、0425型或0427型的都可以。用此电路时，底板也是可能带电的，也需要采取上述措施。

第二种方法

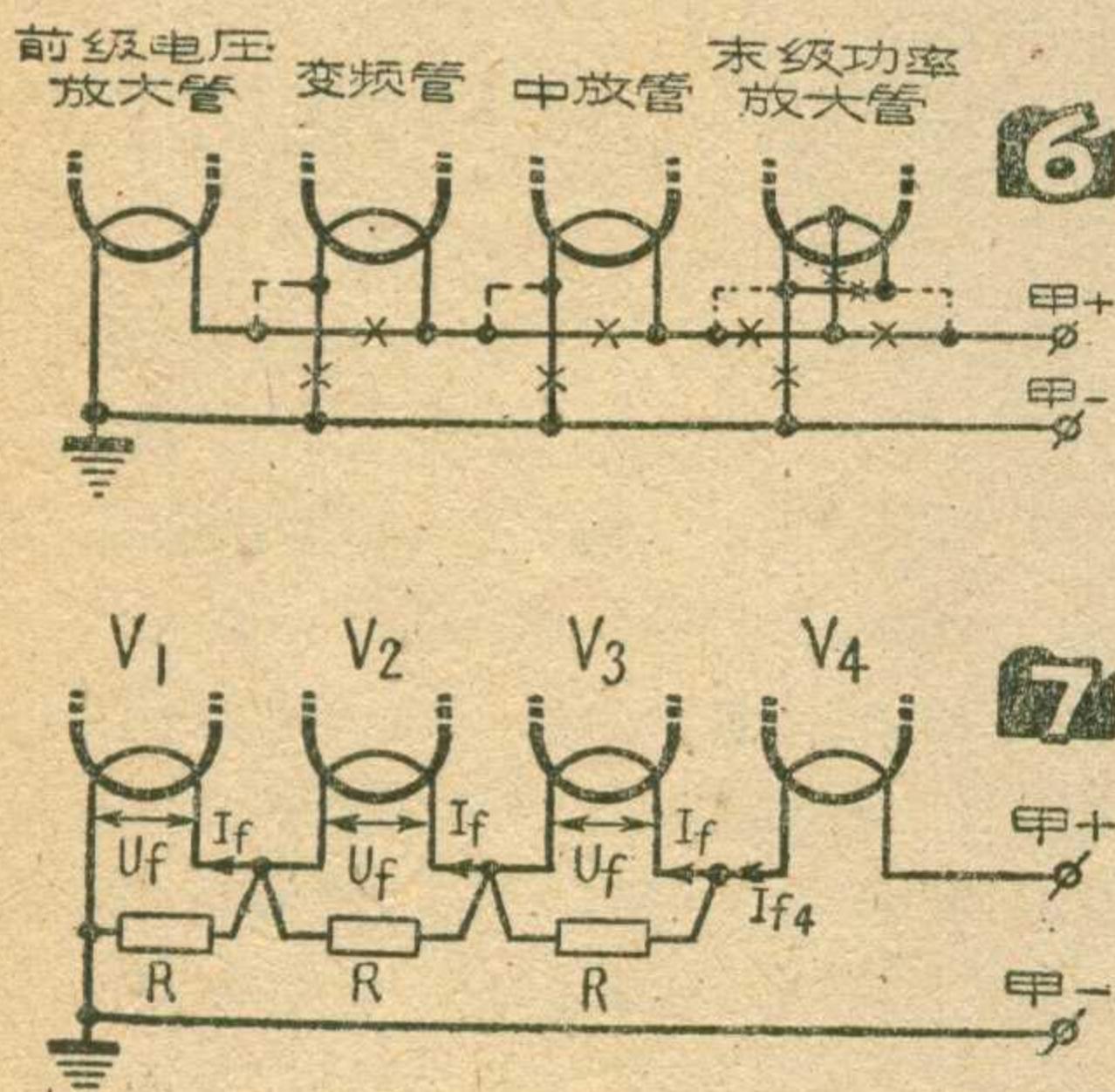电路如图 4 所示。乙电源的設計和上一方法相同。
甲电整流器是用桥式电路。滤波用扼流圈式，以减小輸




多，灯絲电流比較大，那么灯絲整流器的交流供电电源不能用 6.3 伏的那一綫圈，而要另繞一电压較高綫圈单独供給。为了便于調整，在輸出端用一可变电阻 R （約500~100欧）。扼流圈的大小則要看灯絲电流的大小来选取。

第三种方法

应用电路見图 5。乙电的計算方法也同前。这里所不同的是灯絲电源也利用乙电整流电源降压供給。这时为了节省电源消耗，灯絲要改为串联的(如图 6 虛綫改接)。否则，接成并联时电流太大，大部分电能将消耗于 R_2 上，且一般整流管輸出直流电流仅有七、八十毫安，也难以滿足全部电子管并联时所需大到 100 多毫安的电流。

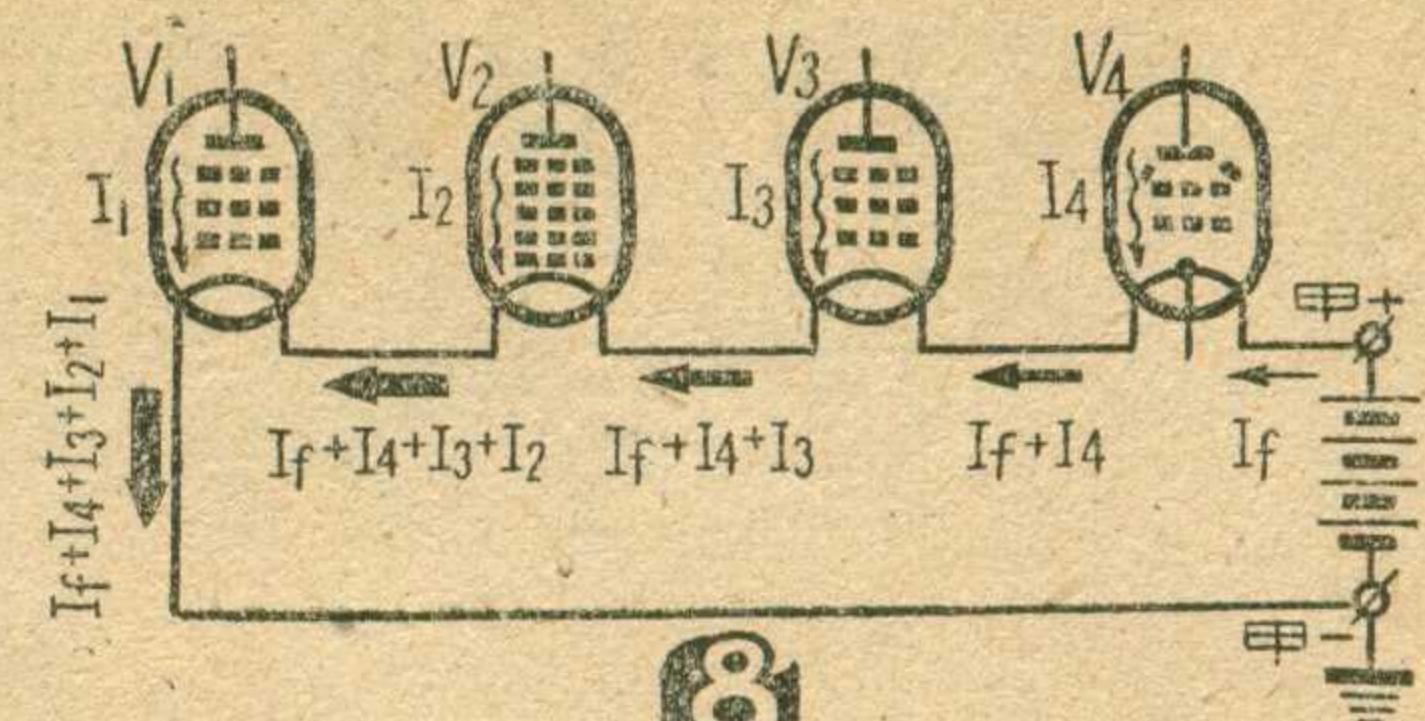其次要注意的是前几級电子管（如变頻管、檢波管、电压放大管）的灯絲应尽量靠近接地端，而輸出管应尽量靠近电源正端。例如四管外差机串联灯絲由甲电负端到甲电正端的排列次序就应为 1B2、1K2、1A2、2P2，因为对灯絲交流声來說，前置电压放大管比中放管与变頻管更为敏感。这样不但可以減低交流声，而且便于輸出管偏压的供給。因为这时前几級管子灯絲上的直流电压降正好用作輸出管的栅负偏压。




一般国产小型管的灯絲电流都是0.03安。这时串联起来就比較方便。如果其中某些电子管的灯絲电流不同，那末电流小的电子管灯絲上就要并联一个电阻，如图7。例如 V_4 的灯絲电流为 I_{f4} ， V_1, V_2, V_3 的灯絲电流为 I_f ，那末 R 的数值应为：

$$R = U_f / (I_{f4} - I_f) \quad (\text{欧})$$

上式中 U_f 为 V_1 、 V_2 、 V_3 的额定灯丝电压，单位为伏。

其次要注意：在这样的电路中，流过前級灯絲的除灯絲供电电流外，后級的屏流及帘栅流也有一部分流过（图8）。这样会引起有害的交連，并使前級电子管灯絲电流过大，故在級數較多的收音机中还加有去耦旁路电容器，如图9所示。图中 C_4 、 C_3 、 C_2 为交流旁路电容器，除功率放大管灯絲上的那一个（例如图中的 C_4 ）要用几微法至几十微法外，其余一般約 $0.1\sim0.05$ 微法就可以了。电阻 R_1 、 $R_2\cdots\cdots$ 为直流屏流和帘栅流的分流电阻。它們的数值可用下列方法計算。

在图9中，設前三管 V_1 、 V_2 、 V_3 的灯絲电压为1.2

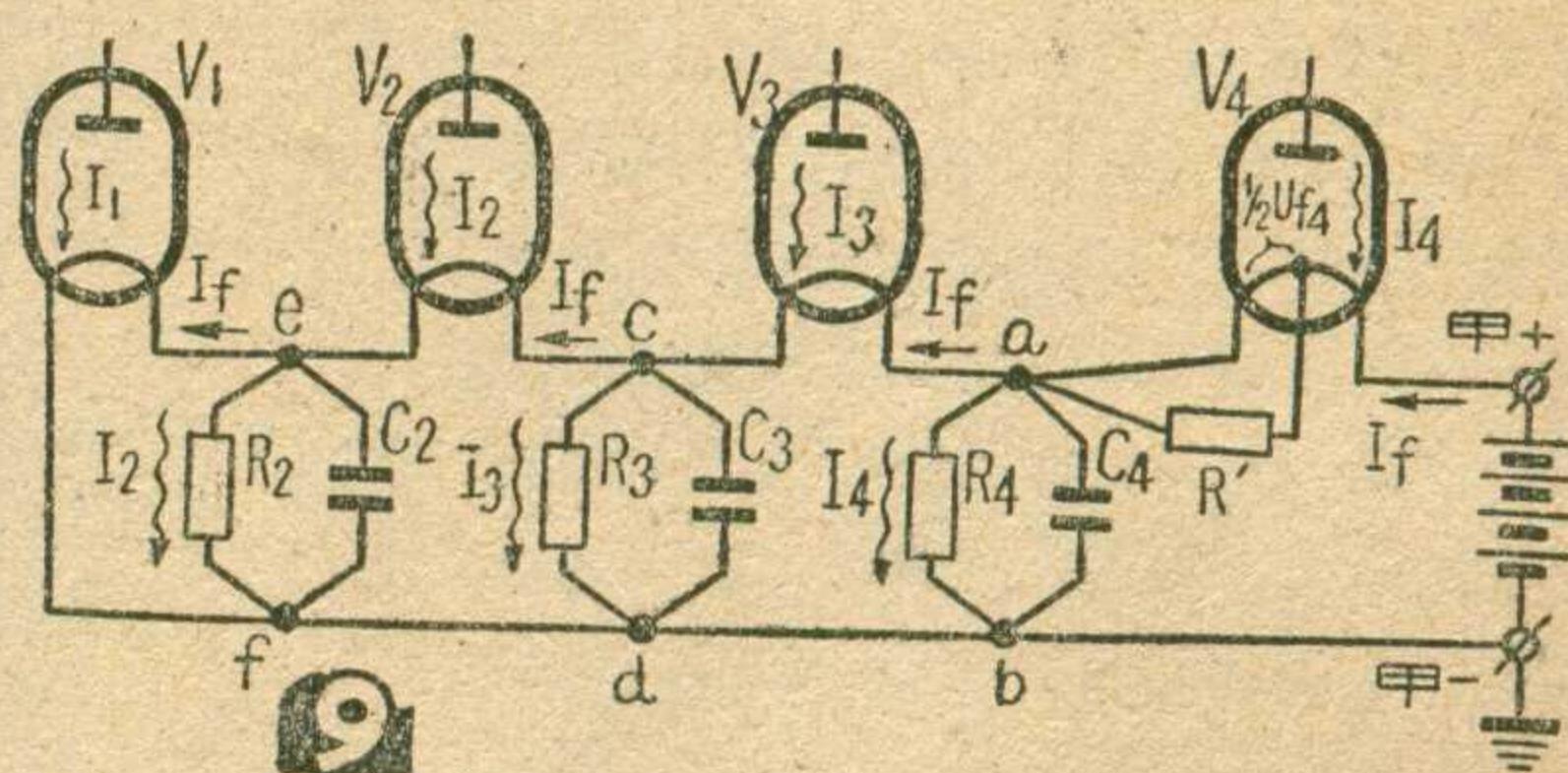

伏, V_4 的灯絲电压为2.4 伏, 故四管串联时額定甲电压应为 $3 \times 1.2 + 2.4 = 6.0$ 伏

在 a 、 b 两点應該是

$$3 \times 1.2 = 3.6 \text{ 伏}$$

也就是說 R_4 的兩端應該是 3.6 伏。同時我們要求在 R_4 上也剛好分去 V_4 的屏流 I_{p4} 及帘柵流 I_{s4} ，不讓它們流過 V_4 、 V_3 、 V_2 的極絶。所以根據歐姆定律，二級 R_4 上

$$R_s = U_s / (I_s + I_{\text{sh}}) = 3 \Omega / (I_s + I_{\text{sh}})$$

$$同理, \quad R_2 = U_{21}/(I_{21} + I_{22}) = 2 \times 1.2 / (I_{21} + I_{22});$$

$$R_2 = U_{2d}/(L_{2d} + L_{2s}) = 1.2(L_{2d} + L_{2s})$$

另一方面，在功率管中（如 V_1 ）由于尾端泄

另一方面，在功率管中（如图4）由于屏流很大，且只通过灯絲的一半，故易使灯絲過載，所以一般都在这一半灯絲上并联一个电組 R' （图9），它的計算方法为

$$R' = \frac{1/2 U_{f4}}{I_{p4} + I_{s4}}.$$

交流、电池超外差式收音机

——封底电路图說明——


馮報本

这是可以用110伏或220伏交流电源或干电池供电的超外差式收音机，灵敏度和选择性能够满足一般的需要；不受电源供给条件的限制，在流动性较大的情况下使用是很适宜的。

电路的主体结构是一个电池四管超外差式收音机。电源供给除了电池之外，还备有一套用于交流的整流装置，能供给乙电和直热式电子管灯丝所需的直流电源。使用电池供电，还是使用交流供电，是用转换开关倒换的。

整流装置用硒堆整流，它的两端串有限流电阻R和指示灯V₅。V₅是一个普通6~8伏150毫安的指示灯泡，除了有电阻的作用外，还作为使用交流电源时的指示灯。有了限流电阻，就可以避免滤波电容器初次充电或被击穿时，硒堆上有大电流经过而发生过载的危险。硒堆整流不象整流管要消耗灯丝电源，也不发热，寿命长，机械强度好，比之用电子管整流有较多的优点。

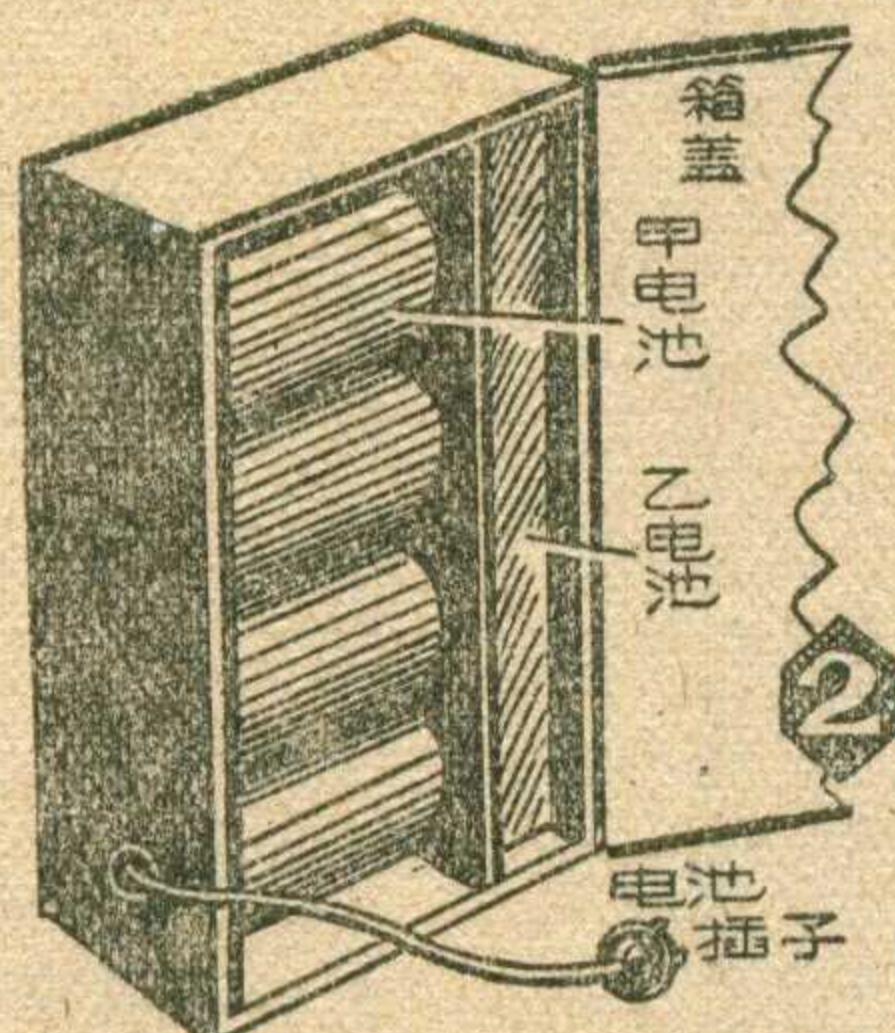电路中的灯丝是串联起来供电的，和一般电池式收音机有很大的差别，这是为了配合整流器的使用。直热式电子管的屏流和帘栅流是经过灯丝的，串联之后，上面电子管的屏流和帘栅流都要通过下面的电子管的灯丝，直接产生交连，影响电路的工作，而且灯丝上通过的电流过大，也会影响电子管的寿命。所以，各电子管的灯丝电路里，要加入适当的分流电阻和旁路



电容器来维持工作的正常。

变频级的自动音量控制是采用并联馈给，中放级则利用接触式栅偏压，都可以使收音机的灵敏度有所提高。

线圈是采用中波段的，可选用美通610R或力士810加810K、美通552、中央910A等；也可以参考本刊1961年第4期封三资料自行绕制，如果有条件的话，可以把L₁换用磁性天线，灵敏度还能够增加。

电源变压器的功率不大，用小型硅钢片制造，可以减小体积和重量。这里把它的初、次级分开，消除了底盘和天线带电麻手的情况。绕制的数据是用EI-16型硅钢片，迭厚24毫米；初级用0.125号线绕3190圈，在1595圈处抽头，用220伏时接线圈的两端。用110伏时接中心头及一端。次级98伏40毫安，用0.125号线绕1420圈。初、次级之间用同号线绕一层作为隔离，这层线圈一端通地，另一端空着。

硒堆整流器用国产ZXJ-22A-9D型，或者将供收音机用的0427型拆剩9片使用。它占地不多，可以装在底盘下面。

装携带式收音机的零件，要选用体积小巧的。喇叭也可用90毫米或125毫米口径的，以免占的空间过大。图1举出一个底盘和机箱的参考图样，是用一般零件装置的大体样式。

甲电是用四节手电筒电池串成6伏；乙电67.5伏，用迭层电池，甲、乙电池放在电池盒子的左、右部分，如图2所示。甲、乙电池和收音机的连接，可用插座或接线柱连接。携带时电池如有跳动，可用厚纸垫紧。

电源转换开关SW₁、SW₂、SW₃是三刀双掷开关，可以选取成品的四刀双掷波段开关，只用它的三个刀，另一刀空着不用。开关可装在底盘后面。电源开关SW₄、SW₅是利用附在电位器R₅上的双刀双掷开关；也可以用单独的钮子开关，不过使用起来不够方便。


收音机校验时，要先将整流部分调整好，因为灯丝电源是直接从高压降压取得的，一不小心，很容易将电子管烧毁。开始时电子管先不插入，在灯丝总电源的两端（V₄第7脚和地）跨接一个6~8伏的指示小电珠，电源转换开关掷向“电池”档接入甲、乙电池，开启电源开关，看看电珠的发光是不是正常。然后将转换开关掷向“交流”档，调节R₁₃校准灯丝电压。R₁₃本来应是一个固定电阻，在整流输出为67.5伏时，它的阻值是2075欧，一般不好买到，所以电路图上用3千欧的线绕滑环电阻。装置前应先将滑环调好在上述阻值上。由于乙电输出可能有高低，以及负载不同，灯丝电路的电压是会有差别的，所以R₁₃还要按实际情况调准。接通交流电源之后，如果上述试验小电珠只现出一点暗红，说明甲电压接近正常；如果小电珠过亮或甚至烧毁，是R₁₃的阻值小了，要调大一点；又如小电珠不亮，是R₁₃的阻值太大了，应将它调小。一般以调到暗红为度，但小电珠的规格并不是一致的，这种亮度只能是一个参考，下一步还要将电压再为调准。

调准时是将试验用的小电珠取去，插上全部电子管，在灯丝总电路两端（即原来接试验小电珠的地方）接上万用电表的10伏直流档，开启交流电源，调整R₁₃使电表指示在6伏上，就可将电阻滑环固定好。然后用万用表测量每个电子管灯丝的直流电压。V₁、V₂、V₃是1.2±0.1伏。V₄1、7两脚是2.4±0.2伏。由于灯丝电路并联有分流电阻以及电源电压和电子管本身等影响，都能使灯丝电压不符合于额定值。这可以变动一下它们的分流电阻（R₁₄、R₁₅、R₁₆）来校准。封底电路图中，C₁₆两端还要并联一个1.4千欧分流电阻，图中漏绘，特此说明。乙电压可以在67.5±5伏内使用，如果相差过大，要改变R₁₂来调整。


调整熟练的工作者调整灯丝电压时，不一定要用上面试验的小电珠，而是插上电子管后将R₁₃放在较大的阻值处，利用万用表将电压调准。

电源电压调整好了，变频级和中放级

(下转第17页)

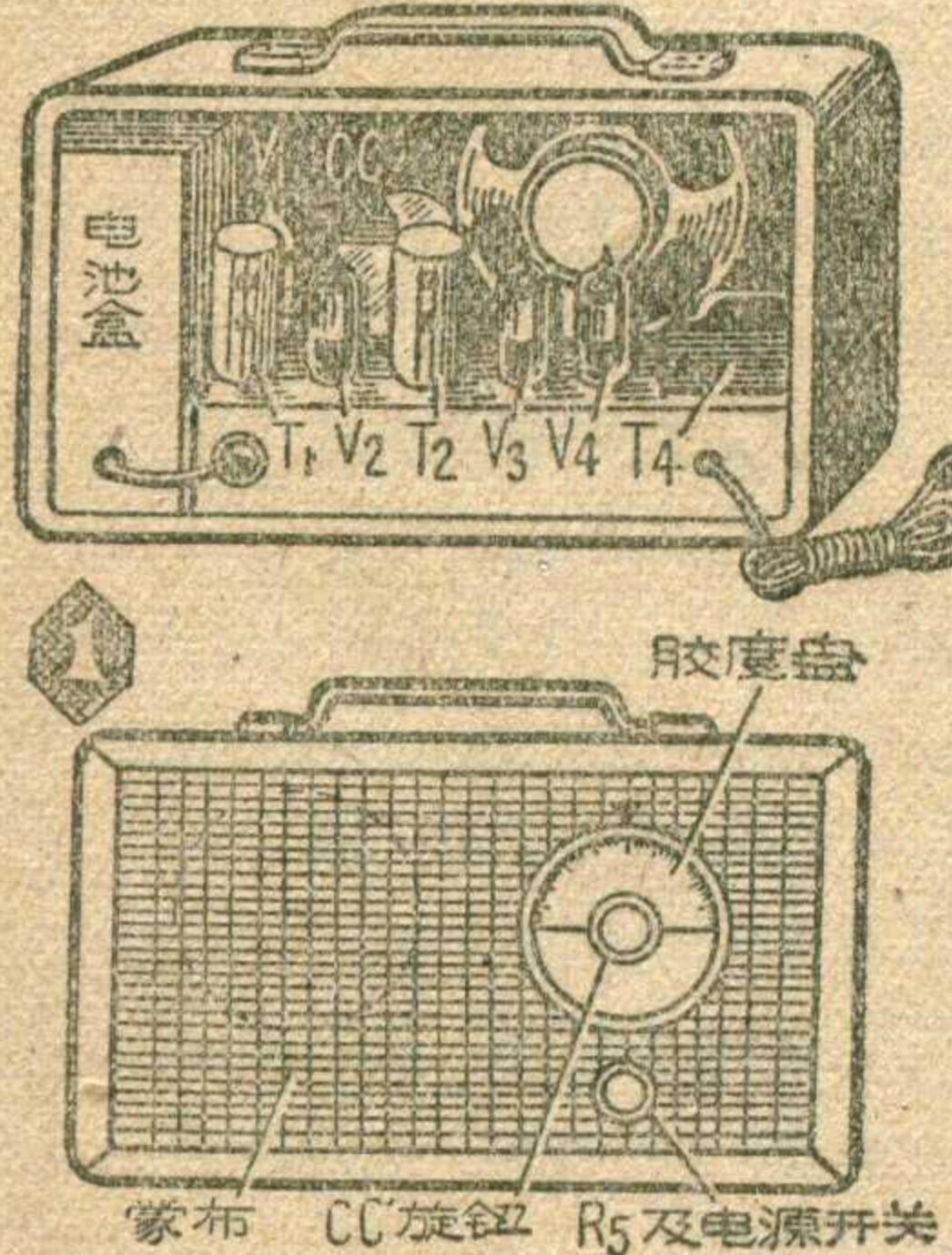

实验室用电眼管检查电容器

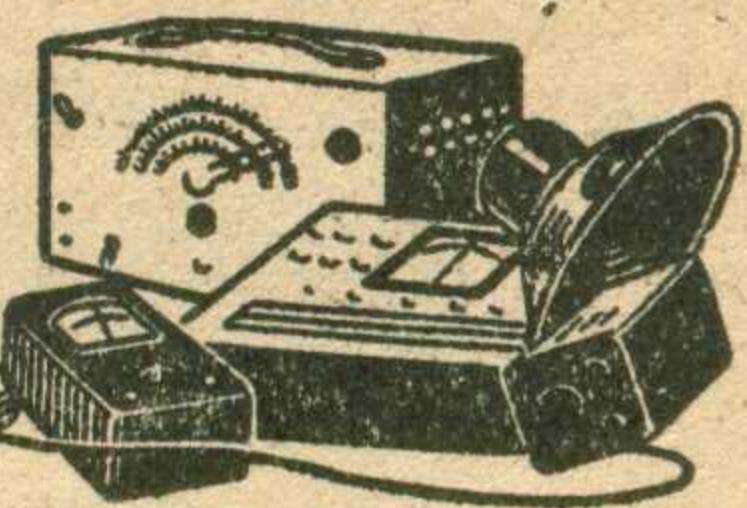


黃 懇 广

收音机的許多故障往往是由于电容器漏电所造成的。业余无线电爱好者如果没有高内阻的电表，是不容易检查出电容器的毛病的。这里介绍一种检查电容器漏电的简便方法，供大家参考。

一、原理簡述

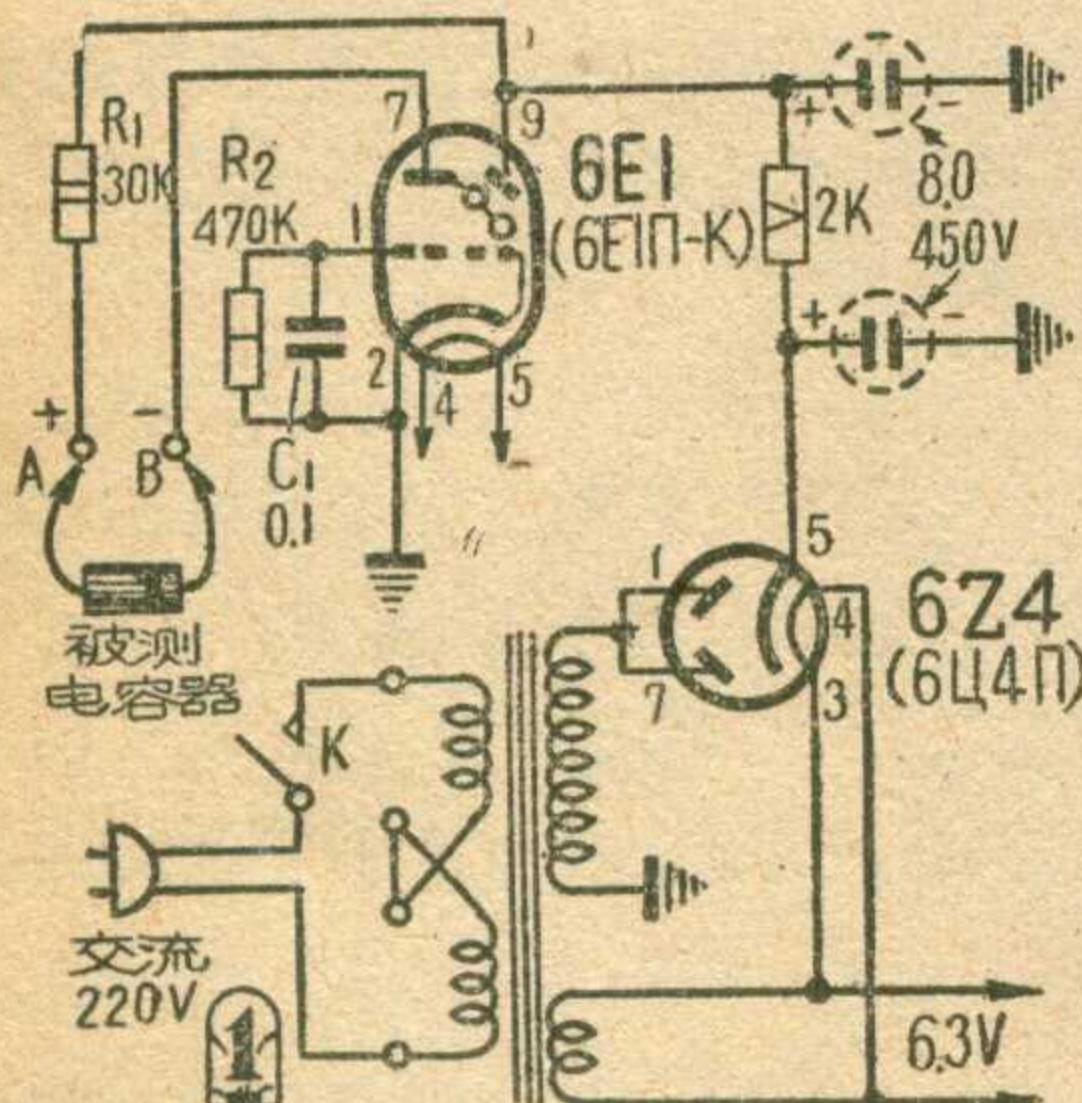一般电眼管里有一个三极管，另外还包含一个控制棒和一个萤光屏。控制棒和三极管的屏极相接，位于阴极和萤光屏的中间，而且加在它上面的电压比萤光屏低，因此它将挡去一部分电子，使萤光屏上有一个扇形部分受不到电子轰击，不能发光，出现一扇形阴影。控制棒和萤光屏的电位相差越大，扇影也越大，使电眼张开；反之则扇影小，电眼闭拢。



在一般收音机上，是将检波级输出的随着信号强度变化的自动音量控制电压加到电眼管的栅极上，以控制三极管屏流的大小，使屏极以及与它相接的控制棒的电位升高或降低，从而使电眼闭合或张开，以达到了指示检波输出信号大小的目的。

在这里基本上也是应用上述原理工作的，只不过在栅极上没有加控制

信号，而是接了一个固定电阻（见图1），因此，三极管这时影响屏极电压（也就是控制棒电位）的只是屏极电路内 A 、 B 两点间的电阻。如果这一电阻大， A 、 B 两点间的降压就大，因而屏压降低，反之则升高。

根据上述道理，在A、B间接一个被测电容器，那末这个电容器的绝缘电阻的大小将影响屏压，也就是影响控制棒的电位，从而控制电眼的张、合。反过来，根据电眼张、闭的程度，也就能知道被测电容器是良好、轻微漏电或是严重漏电、短路等情况。

二、电路

图1是検査用的电路。其中电源部分用6Z4 (6Ц4П) 整流。电源变压器可用二、三灯收音机上用的。其它元件数值如图示。整流输出直流經滤波后供作乙电。电容器 C_1 的作用是防止干扰，使电眼管栅极有稳定栅压；电眼不致閃动。电阻 R_1 的作用是不让屏流过大。如果有現成的带电眼的收音机，那就更方便了。这时只要按图1稍微改接一下电眼管电路就可以了。

三、漏电检查

檢查時，將被測電容器接到接線柱 *A*、*B* 上。如果電容器良好，它的絕緣電阻很大，上面的電壓降也大，屏壓低，控制棒電位低，扇形陰影面積大，電眼張開。

如果电容器完全短路，那末电压降为0，屏压和控制棒电位最高，阴影縮到最小，电眼閉合。

如果电容器有不同程度的漏电，則电眼的閉合程度介于上述两种情形之間。可以用良好电容器作相对比較。

以看出漏电的严重程度。

如果电眼闪动，表示电容器有接触不良或不稳定的短路点。


在檢查电解电容器时，要注意将它的正端接在图 1 接綫柱 **A** 上，负端接在接綫柱 **B** 上。若被測的电解电容器良好，则当剛接上去的时候，电容器充电，**A**、**B** 两点間的电阻很小，这里的电压降也小，屏极电压高，电眼合攏。随着电容器漸漸充足，电路內电流漸漸减到很小，相当于 **A**、**B** 两点間电阻增大，所以电压降也增大，屏压漸漸降低，于是电眼慢慢張开。被測电解电容器的电容量越大，充电到充足的历时越长，电眼張开得也越慢。

如果电解电容器漏电, 則 A 、 B 两点間电阻不高, 电压降也小, 屏压高, 由眼便一直閉合而不再張开。

如果漏电不稳定，电眼管便会不停地閃耀。

四、装配

主要元件的安排及面板的设计可参考图2的方案。机壳要尽量做得小

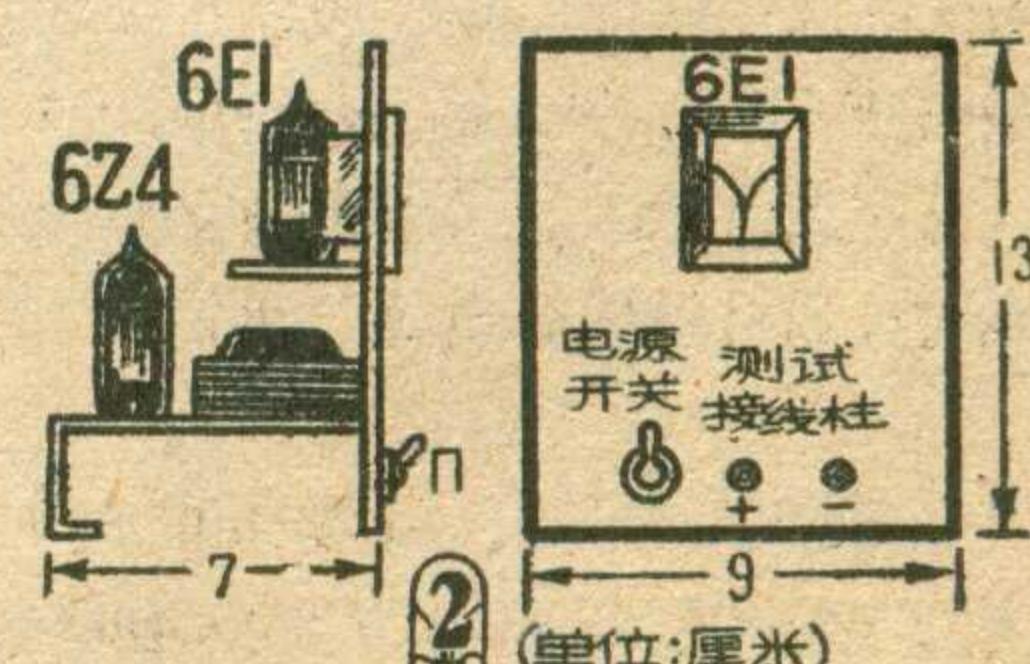

巧一些，以便于使用。

此种検査电容器漏电的电路可以用来测量紙质、云母、空气、电解质和油质等各种介质的电容器。試驗結果可以测出 100 兆欧以上的漏电情况。



种子計算器

在苏联，大約有一万多个农业技术实验室經常鉴定谷物种子的质量。种子质量的一个最重要的指标，是成活率。为了測定种子的成活率，必須数出一定数量的种子。例如，数出一千粒种子，播种后檢查有多少粒种子出芽了，有多少粒种子沒有出芽。此外，有时候还需要数单位体积或单位重量的种子有多少粒。如果这些工作完全用人工来完成，耗費的时间是很多的。最近，苏联制造了 ПСС—1 型种子計數器，能够自动地数种子或其它顆粒，每 5 分钟可数出 1000 粒，誤差为 0.5%。

种子倒入仪器的一个特制的容器中。这个容器能容納 100 克的种子。种子从容器流入下面的一个小匣内，这时計數器的

指針即指示出种子的粒数。
一个工作人員同时可以照看

几个这样的仪器。

仪器的电源为 127~220 伏，体积为 $415 \times 290 \times 295$ 毫米，重量为 36 公斤。它的外形見附图。(車譯)


溫室調節自动化

苏联新制成了一种溫室調節自动化的仪器，型号为 KAP—1。这种仪器能自動調節溫室內的气温、照度和土壤的湿度。当阳光亮度不断变化时，仪器自动控制接通或关断人工照明設備，保持預定的照度。溫度或湿度变化时，仪器能自动控制暖气通風設備或自动澆水設備，进行适当的調节。

仪器調節的范围：溫度为 $0^{\circ} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ，湿度为 $40 \sim 90\%$ ，照度为 $20 \sim 1800$ 勒克斯，誤差不大于 5%。电流用交流市电，消耗功率不大于 300 瓦。(馬榮昌譯)

用无线电觀察动物的生活

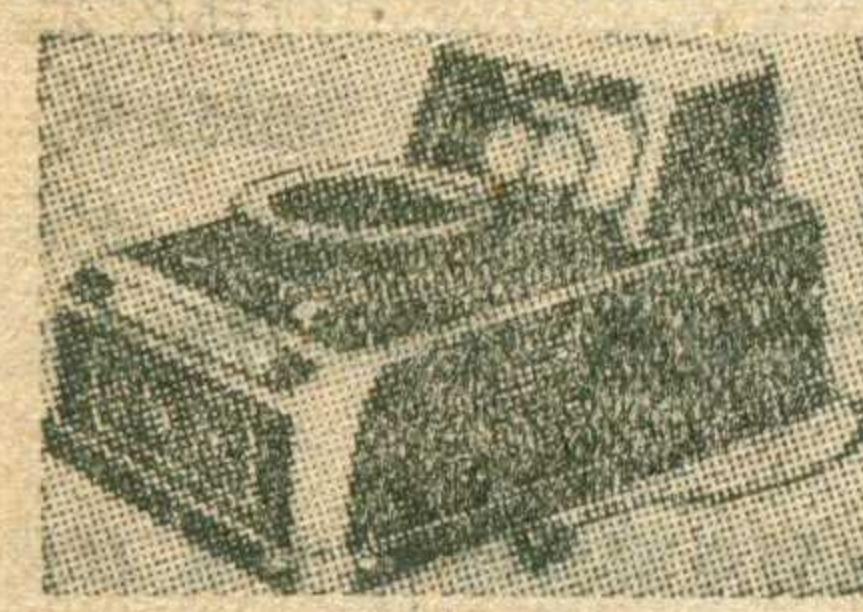国外有些科学家試驗用无线电來觀察动物的生活。他們制造了小型的无线电发射机，只有頂針那样大，能够連續工作四个月之久。用一般的腰带把发射机縛在野



兔、貉、野鸡、鴨子等动物的身上，并裝有发射机天綫。这样，研究人員就有可能利用接收机昼夜觀察动物的活動。

据报导，野兔睡了一整夜 14 个小时后，早上 5 点醒来，吃东西。它的活動範圍約 1 公頃左右，早上七点钟后，根据收到的信号方向不变，证明兔子成天在那里睡觉或藏匿着。

各个发射机的頻率都不相同，这样可以同时侦察几个动物的活動。如果进一步改进发射机，还可用无线电研究动物的心和肺的情况。(端木熐譯)

新的电子脑——控制机

电子脑和一般的計算机不同，它不是按照預先編制的程序工作，而是根据輸入給它的信息和儲存在它內部的記憶，直接得出結論。因此这种計算机，与人脑的工作情况更近似。

在使用前，这种电子脑需要經過一段学习时期。这时，由人充当教員，如果机器作出了錯誤的判断，教員就按一个“失誤”按鈕，更正机器的記憶。目前制成的小型控制机，还不能处理大量的、复杂的信息。有可能制成較大的控制机，利用傳感器供給它有关气象的信息，能够作出局部地区的詳細天气預報。(澤仁編譯)

用量子放大器产生兰色光綫

据国外杂志报导，用脉澤——受激輻射式光波放大器第一次产生了兰色光綫。脉澤輸出的波长为 6943 埃的紅外綫束，聚焦后照射到石英晶体上，由于石英晶体的非綫性，产生了二次諧波——3471.5 埃的光綫，即兰色光。(澤仁譯)

万用晶体管

国外有些厂家，目前正在研制一种万用晶体管，希望它能代替所有各种类型的晶体管，适合用于各种电路。这样一来，对晶体管的生产、电路設計，都可大大簡化。据报导，已制成一种万用晶体管(2N2102)，它能代替的各种晶体管的型号已达现有型号总数的 40%。(澤仁編譯)

中子显微鏡

据报导，中子显微鏡的結構和 X 光显微鏡相似，内部裝有凹透鏡，图象以摄影的方法記錄在敷有鋁膜的干片上。因为中子的渗透能力为 X 光的 1000 倍，并且被观测的物质对中子的吸收作用要小，所以用中子显微鏡考察金屬或其他材料的內

部结构，比用 X 光显微鏡更为有效。(端木熐譯)


无扫描行的电视螢光屏

通常电视机螢光屏上能看出扫描綫条，对图象的清晰度有些影响，特別是靠近电视机观看，这种影响更大。国外新制成的一种电视机，在屏幕前装有一張透明的塑料膜片，膜片上面刻有水平槽紋，这些槽紋正好对准行与行間的黑色条紋。这样一来，據說在电视机跟前也看不出扫描条紋了。(王煥章譯)

无摩擦触点的可变电阻器

这种可变电阻器，据报导是利用光敏半导体做成的。在接触点与电阻器之間填滿光敏半导体材料，用一个光源形成一个光点照射在光敏半导体上，如图所示。这样，光点照射的半导体部分，就把接触点与电阻器接通，光点位置变化，接触点接到电阻器的位置也变化，因而改变了接入电路的电阻数值。

(王煥章譯)

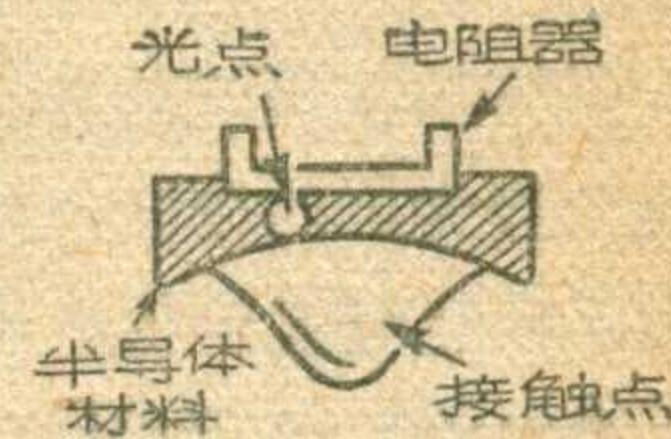

(上接第 15 頁)

而且它們的屏极尺寸又很小，除了能用作檢波和供給自动增益控制电路的整流电压外，不太适宜作别的用处，因而必要时是完全可以放棄不用的。

当然，像双三极管、三二极三极管、三极五极管和三极七极管等等都不應該也不容許采取这种“不完全用法”，而必須以解决“联用”問題的方法来处理，以免浪費了有用的极組。

更 正

1962 年第 4 期第 15 頁“内热式电烙铁”一文中，計算串連电容器的电容量的算式

$$V_c = 220 - V_R$$

$$\text{应改为 } V_c = \sqrt{220^2 - V_R^2}$$

$$= \sqrt{220^2 - 127^2} = 186 \text{ 伏;}$$



$$X_c = V_c / I_c = 186 / 0.118 = 1576 \text{ 欧;}$$

$$C = 3180 / X_c = 3180 / 1576 \doteq 2 \text{ 微法。}$$

1. 在測繪晶
體管特性曲線時
(見本期第 6 頁
圖 1 电路), 为什
么在发射极方
面, 电压表是接
在电流表和晶体管之間; 而在集电极方
面, 电压表却接在电流表和电源之間呢?

2. 小吳看一張电路图, 发现不少继电器上有一部分綫圈短路起来(图 1)。这些短路綫圈有什么作用呢? (林立鈞)

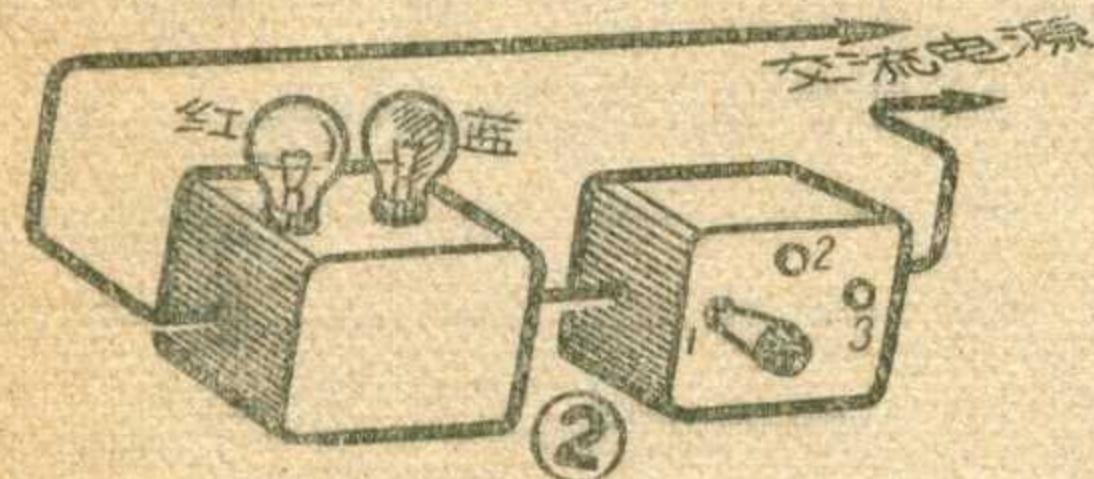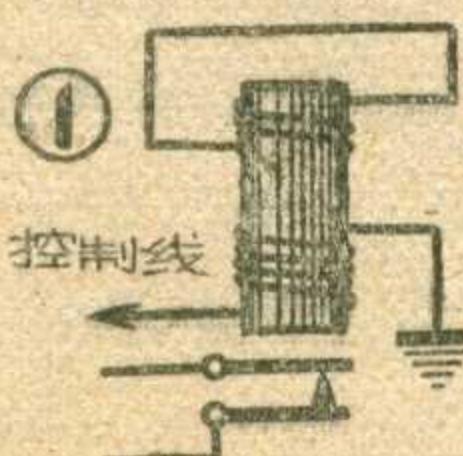
3. 两个箱子被一根导綫串联起来接到交流电源上(图 2)。第一个箱子上装两个灯泡, 第二个箱子上装一个单刀三擲开关。开关在位置 1 时, 紅灯亮; 在位置 2 时, 藍灯亮; 在位置 3 时, 紅藍灯都亮。两个箱子中的电路应当是怎样的? (高木)



自制繞綫机

准备材料: 铁螺釘一根, 長約 10 厘米, 直徑約 1 厘米; 螺帽两个, 要求能套上所选用的铁螺釘; 木綫軸一个; 白铁皮一块(約 60×30 毫米); 5 毫米左右直徑的粗鐵絲一根, 長約 15 厘米; 15 毫米左右厚的和 25 毫米左右厚的木板各一块, 大致尺寸見图 5。

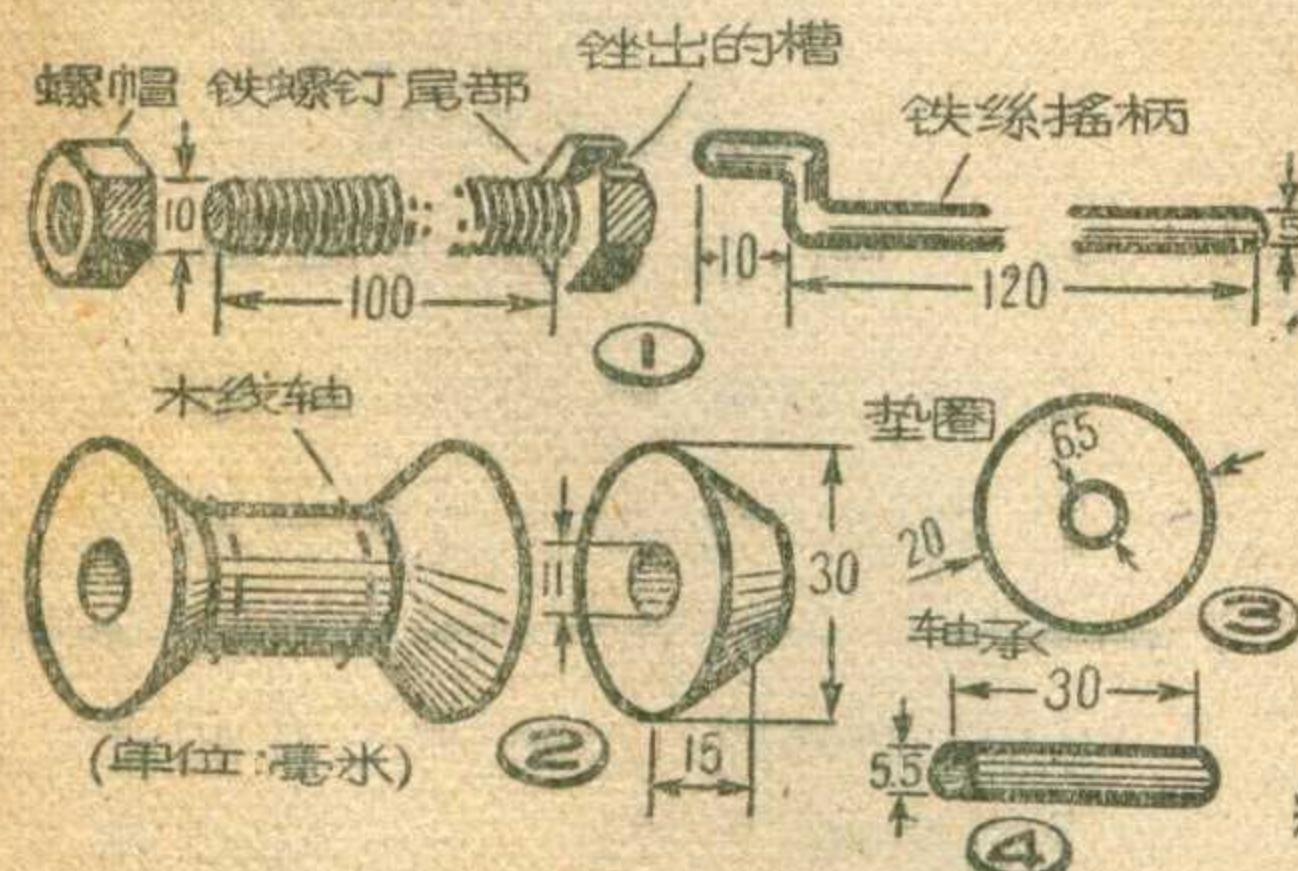材料加工: 1. 在铁螺釘尾部, 根据铁絲直徑銼一槽口, 把铁絲按图 1 所示形状弯好, 嵌入槽口內, 用銅絲縛几圈, 再用焊錫焊牢。2. 把木綫軸按图 2 虛線截断, 并加大木綫軸孔, 使能套入铁螺釘。3. 把白铁皮按图 3 剪成一个圓垫圈, 中間孔的直徑应等于所用铁絲搖柄的直徑。4. 把白铁皮根据搖柄直徑, 卷成一个轴承, 見图 4。



上期“想想看”答案

1. 整个电路对 DOB 線是对称的。在 AC 两点加一个电压V时, 在 AD、AO、AB間三个电阻上的电压降都是 $\frac{V}{2}$, D、O、B 三点的电位相同, DO、BO 間的电阻中沒有电流, 所以可以把这两个电阻除去。这样, 就成了 ADC, AOC, ABC 三个支路并联的情况, 每个支路中的电阻为 $2R = 6$ 欧, 所以并联后 AC 間的总电阻为 2 欧。



2. 五灯机的灯絲电流比一灯机大很多, 例如大五倍, 所以在变压器灯絲綫圈中由于綫圈电阻产生的电压降要大五倍, 使輸出的灯絲电压降低很多, 不能滿足要求。同时灯絲綫圈中消耗功率很大, 使变压器严重发热。当变压器灯絲綫圈导綫換粗时, 电阻减小, 即使在电流較大的情况下, 在綫圈中的电压降仍然很小, 从而可以使电子管得到正常的灯絲电压。

3. 对五灯机較熟悉的人们都会知道, C_1

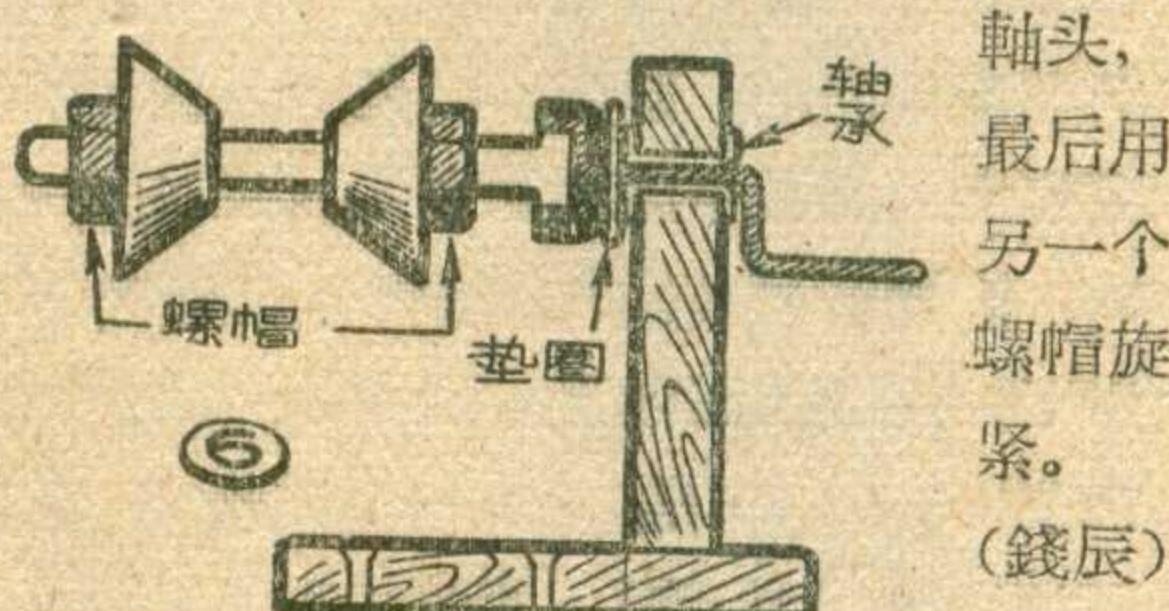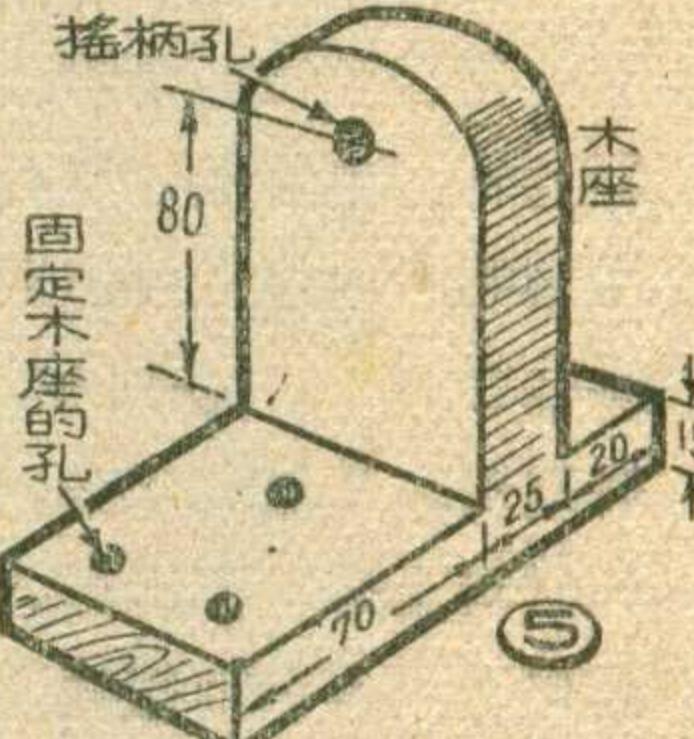5. 用木板按图

5 做一个木座。

安装: 1. 先把轴承穿入木座搖柄孔內, 并把轴承露在孔外的部分翻轉, 以夾住木板, 固定軸承。2. 搖柄铁絲穿上垫圈, 并插入搖柄孔內, 然后弯成搖柄形状。試驗轉動是否灵活、平直, 如不滿意, 可調整搖柄弯曲角度糾正。3. 把木座固定在工作台上, 就可应用了。安装好的繞綫机, 見图 6。使用时先在铁螺釘上套一个螺帽, 依次套一个木綫軸头, 線圈框, 再套上一个木綫軸头, 最后用另一个螺帽旋紧。(錢辰)



烙铁燒死了怎么办?

电烙铁最容易发生所謂“燒死”的毛病。“燒死”了的烙铁头上形成一层隔热的氧化层, 即使烙铁的溫度再高, 也是无济于

是本机振蕩器的交連电容器, 大約為 100 微微法左右; C_a 是垫整电容器, 为 5000~6000 微微法; C_4 是簾柵极旁路电容, 一般为 0.05~0.1 微法。由此可見, $C_4 > C_3 > C_1$ 。不熟悉五灯机的人从电路图上也可以看到这一点。因此, 現在的問題就在于比較一下这三个电容器电容量的大小了。

拿一个电容器, 用手捏住它的一根引綫, 将另一根引綫触碰收音机中低頻电压放大管的柵极, 喇叭中就会发出“嗡嗡……”声。这是因为市电的交流电压通过电灯綫和人体間的电容以及电容器加到电子管柵极的缘故。很明显, 这个电容越大, 加到电子管上的交流电压就越大, 喇叭中的“嗡嗡”声就越大。用这种方法就可以比較三个电容器的大小, 从而判別出哪个是 C_1 , 哪个是 C_3 和 C_4 了。

事。碰到这种情况, 有人将烙铁往焊油内一触, 再馬上去塗焊錫, 这样根本解决了問題, 只会冒出一股白烟, 消耗大量的焊油。还有人用銼刀来銼烙铁头, 事后再触一下焊油进行塗錫。这样做, 行动必須很迅速, 否則在烙铁头上也只有局部被塗上錫, 再說还要磨損些烙铁头。下面介紹一种比較好的医治燒死的烙铁的方法。

需用的材料很少, 并且是无线电爱好者經常备有的东西: 1. 松香若干; 2. 零号砂紙或砂布一块。首先使“燒死”的烙铁溫度达到工作点。在砂紙上或砂布上放些松香(細粉或块)和一小块焊錫, 然后将烙铁接触松香和焊錫, 使松香和焊錫一起熔化, 并使烙铁在砂紙或砂布上来回磨擦。磨擦的結果, 烙铁上的氧化物和灰尘将一起除掉, 露出新鮮的銅, 直接与焊錫接触, 焊錫就能很好地塗在烙铁头上, “死”的烙铁变成了“活”的啦。

烙铁“燒死”的最主要的原因有两个: 1. 溫度过高, 烙铁上只塗了一层极薄的錫。由于烙铁在高溫下长时间不用, 这一层薄錫也氧化掉了, 銅烙铁头一失去錫的保护层, 馬上就会形成一层黑色的氧化銅, 烙铁也就这样被“燒死”了; 2. 焊油不干净, 烙铁头上有尘垢, 也最容易使烙铁“燒死”。因此, 要想防止烙铁“燒死”, 必須使烙铁头保持清洁, 并保持一定的溫度。清洁烙铁头的簡便方法是把烙铁头往松香内触一两下, 灰尘就会脱落。有人喜欢把烙铁头往焊油内触, 这样清洁烙铁头不如松香有效。再者, 用烙铁头触焊油时, 焊油消耗大, 而且会产生一股很濃的白烟, 不注意会刺痛嗓子。(李傳惠)

向与答

問：什么叫調制交流声？調制交流声是怎样形成的，怎样才能避免？

答：調制交流声是收音机收到一个电台以后，伴随而来的交流声。它与一般交流声不同，在沒有收到电台时就不出現。

調制交流声主要发生在变頻級，例如变頻管灯絲与阴极漏电，振蕩屏柵滤波不善，电源变压器漏磁穿过磁性天綫等等。可更换变頻管，加大振蕩屏柵旁路电容（原来的0.05微法电容不要去掉，另在旁边并联一10微法电容），或轉动一下磁性天綫的方向，使調制交流声最小。

問：二极管能否混頻？


答：二极管原則上是可以混頻的，利用其特性曲綫弯曲部分进行混頻。但因二极管混頻器增益太小，在一般中短波和超短波中是不用的。只有在微波波段中，为了减少变頻噪音，多用晶体二极管混頻。

問：高放和天綫回路線圈有何異同？

答：高放線圈与天綫回路線圈基本上是相同的，只是前者初級回路的电感較大，以便与高放管的输出电容配合起来的自然諧振频率低于接收波段的最低频率，否则与天綫回路一样，一旦諧振点落在接收波段之内，就会在那一点失去选择性。（以上丁启鴻答）

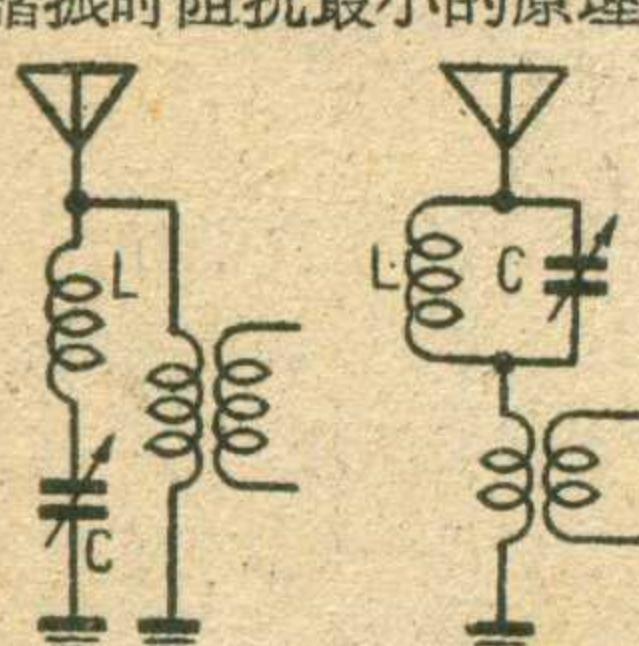問：有的收音机在天綫回路中装有中頻陷波器，可以阻止中頻附近电台的干扰，不知原理如何？另件数据应如何計算？

答：陷波器一般有串联式和并联式两种（如附图甲和乙）。前者利用LC串联諧振时阻抗最小的原理，将这个諧振频率的信号短路到地；后者则利用




(甲)串联式

LC并联諧振时阻抗最大的原理将这个諧振频率的信号阻止于陷波器中。两种綫路都可以使这个諧振频率附近的信号输入至收音机的电压最小，以减小其干扰。LC的数值依所需要滤去的频率来确定，可依 $f=10^6/2\pi\sqrt{LC}$ 的公式計算。其中 $f=$ 千赫， $L=$ 微亨， $C=$ 微微法。如果要滤去465千赫的中頻，由上式可求出 $LC=116500$ （微亨×微微法），如 $C=62$ 微微法，则 $L=1880$ 微亨；如 $C=100$ 微微法，则 $L=1165$ 微亨。

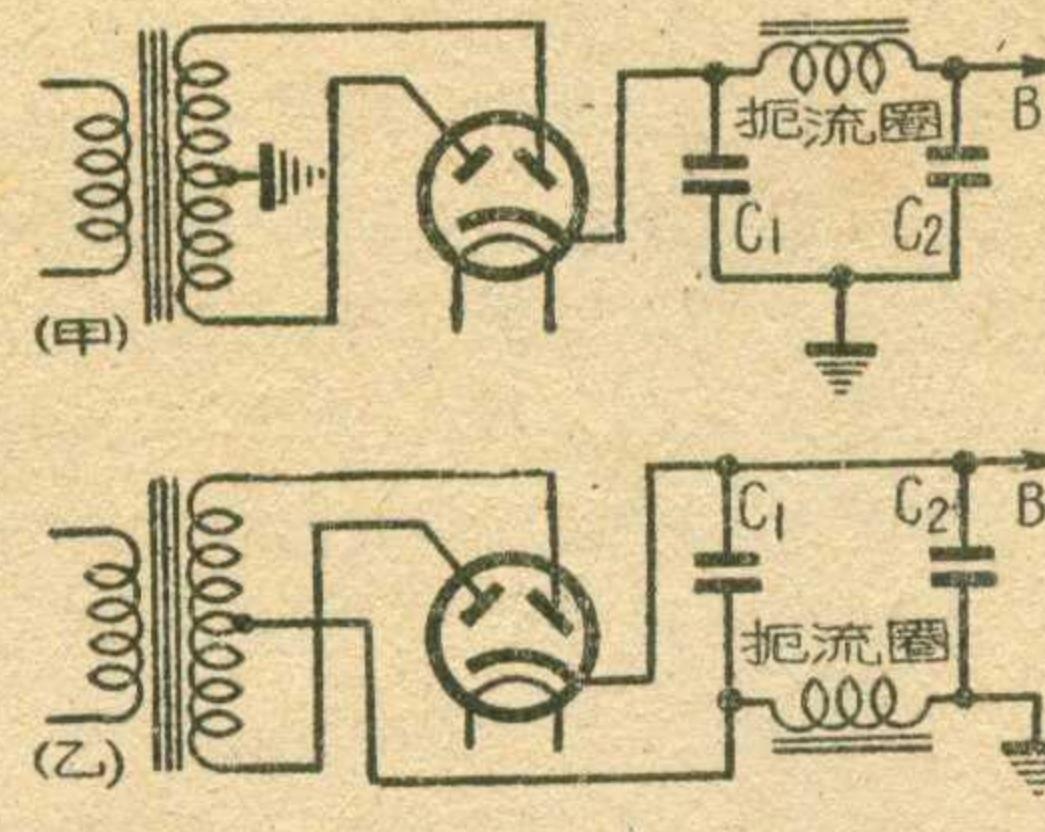問：整流滤波用的扼流圈串接到直流输出的正端（如图甲）或串接到直流回路的负端（如图乙），有什么不同？

答：两种接法对滤波效果來說，没有什么区别。但是扼流圈串接到直流回路的负端要注意以下两个問題：(1) 图乙中的



滤波电容器 C_1 ，如果用鋁壳电解式的，就必须与地絕緣，而且鋁壳与地之間有一直流电位差，修理时容易触电麻手。(2)滤波电路必須是电容輸入式的，如果是电感輸入式的（即取消 C_1 ），則扼流圈就会被变压器次級高压綫圈到地的分布电容所旁路，滤波效果将減低。

問：現在市售的双連可变电容器上沒有补偿电容器，裝制超外差收音机时，是否要另配？需要多大的电容量？

答：因为現在常用的外差式收音机都有中波和短波两个波段，每个波段需用不同的补偿电容器来进行同步調整，以免互相影响，所以双連电容器上就不再附有补偿电容器了。另配的补偿电容器，市場均有出售。从結構上分，有单連、双連两种，从材料上分，有云母、陶瓷等品种。电容量可选用5—30微微法变化范围的。（以上郑寬君答）

問：本刊1961年第4期封三“收音机綫圈繞制表”中所列各波段振蕩綫圈繞制数据，S式綫圈和同波段的A式柵回路綫圈圈数为何不同，是否有誤？

答：超外差接收机中的本地振蕩綫圈不論采用S式或A式，在同一波段內S式綫圈的总圈数是應該和A式的柵回路綫圈的圈数相同的，原表中所列各波段S式振蕩綫圈的圈数中因漏未加入抽头以后的圈数，因而較同波段A式柵回路綫圈的圈数少了。應該改正如下：即550~1650千赫70圈（60+10圈）；2~7兆赫27½圈（23⅓+4⅓圈），同波段A式柵回路圈数也应改为27½圈，漆包綫号应为0.31；7~22兆赫应为9⅓圈（7¾+1⅓圈），A式柵回路圈数也应改为9⅓圈；6~18兆赫11圈（9½+1½圈）。这是作者写稿中的疏忽，请讀者原諒。（馮报本答）

无线电

WUXIANDIAN

1962年第5期(总第77期)

录

无线电电子学的发展方向.....(1)

談談无线电操纵航空模型竞赛

赵学广(3)

通过宇宙空间

苏联 B. H. 柯馬罗夫(4)

晶体管的特性曲线.....于聞(6)

照明自动控制电路.....梁天白譯(8)

电子管放大器的基本原理.....莫愁(10)

两级低放的晶体管收音机.....李怀中(12)

装制晶体管收音机的几点体会

楊名甲(13)

三极管的选用.....刘同康(14)

收音机的磁性天线.....丁启鴻(16)

怎样将电池式收音机改为

交流、电池两用式收音机?

承恒(18)

交流、电池超外差式收音机

馮报本(20)

用电眼管检查电容器.....黃懋广(21)

国外点滴.....(22)

想想看.....(23)

自制繞綫机.....(23)

烙铁燒死了怎么办?.....(23)

問与答.....(24)

封面說明:

遙控汽車模型

編輯、出版: 人民邮电出版社

北京东四 6 条 13 号

电报挂号: 04882

印 刷: 北京新华印刷厂

总 发 行: 邮电部北京邮局

訂 購 处: 全国各地邮电局所

本期出版日期: 1962年5月10日

本刊代号: 2—75 每册定价2角


测量电压时，因为电压表的内阻是与被测电路并联的，它必须比被测电路的阻抗大很多，这种旁路的影响才能忽略，从而得到准确的电压值。电子管电压表就是因为有高输入阻抗，对被测电路影响很小，所以测量结果很准确。但一般的三用表电压档的内阻是很低的，用来测量高阻抗电路的电压时，会产生很大的误差。这里介绍的一种列线图可以在用低内阻电表测量时，仍然可以查算出正确的电压值。

查算方法是：用电压表上适当的高、低两档测量同一电压两次；把高档读得的电压值叫 E_H ，低档读得的电压值叫 E_L ；把高、低两档满度电压的比值叫 S ，就可以应用这种列线图或是按照下面的公式得出正确的电压值 E

$$E = \frac{(S-1) E_H}{S - (E_H/E_L)}$$

[例1] 测某电压，用200伏档读得105伏(E_H)，用100伏档读得70伏(E_L)。这时电压表两量程满度电压的比值 $S = 200/100 = 2$ 。

电压表正确电压值的查算图表

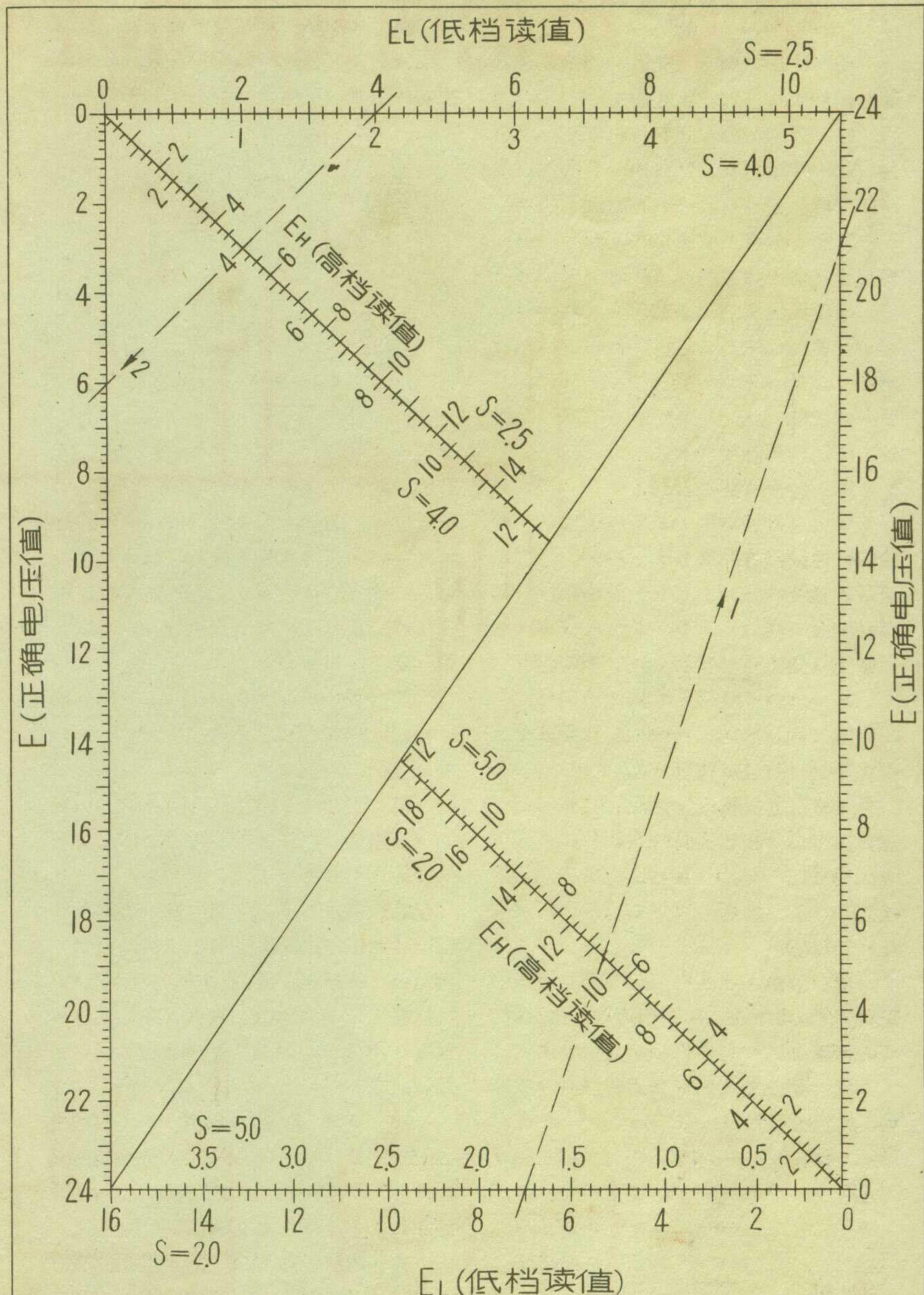

在列线图上 $S=2.0$ 的 E_L 标度 7 与 E_H 标度 10.5 处连一直线（图中虚线1），并把它延长到与右侧的 E 标度相交，可读到 21，将三个数值都增大到十倍，便得到正确的电压值 210 伏。

按上列公式计算也可得出正确的电压值为：

$$E = \frac{(S-1) E_H}{S - (E_H/E_L)} = \frac{(2-1) \times 105}{2 - (105/70)} = 210 \text{ 伏。}$$

[例2] 某电压用150伏档读得50伏(E_H)，用60伏档读得40伏(E_L)。这时电压表两量程的比值 $S = 150/60 = 2.5$ 。在列线图上作出连线（图中虚线2），或用公式计算，均可得出正确的电压值是60伏。

（栗新华编译）

交流、电池两用超外差式收音机

