

无线电

WUXIANDIAN

8

1962




野外測向练习

为了迎接今年九月即将举行的全国无线电测向比赛，最近在北京郊区举行了一次测向运动员的野外练习。他们选择了地形复杂的地区。电台有时隐蔽在民房的夹墙里、有时架设在城墙半腰的大树上和隐蔽在山洞里等等，搜索难度较大。运动员们一次次带着自己设计安装的测向机，按着测定的方向直线前进、攀登陡坡、跳越深沟，在浅滩中奔驰、在灌木林中爬行，迅速机智的把电台搜索出来。通过紧张的练习，运动员们不断地改进测向机的性能，提高了它的灵敏度和指向性；同时也提高了自己估计距离的准确性，增加了搜索经验和增强了身体素质。




(1)

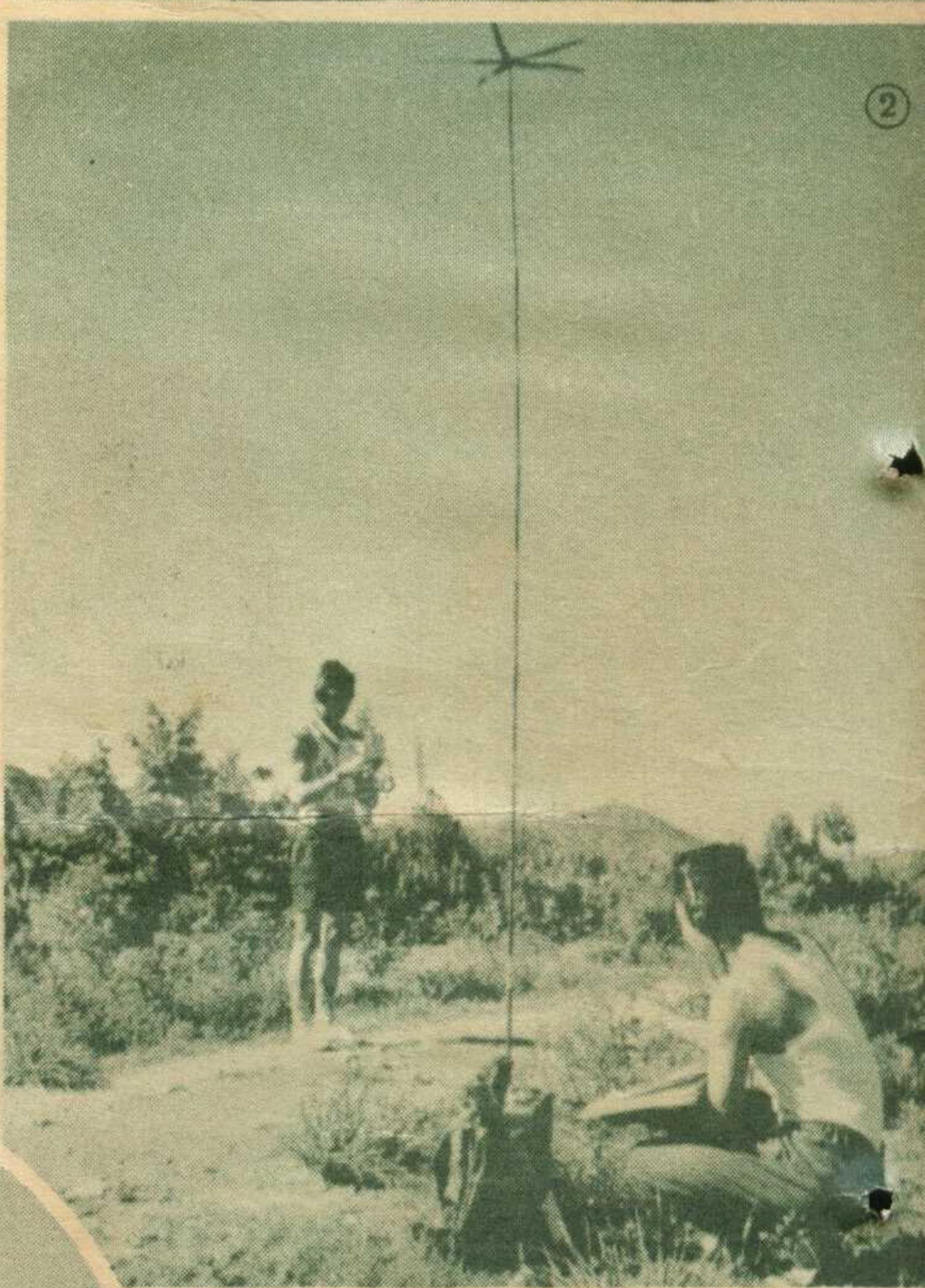

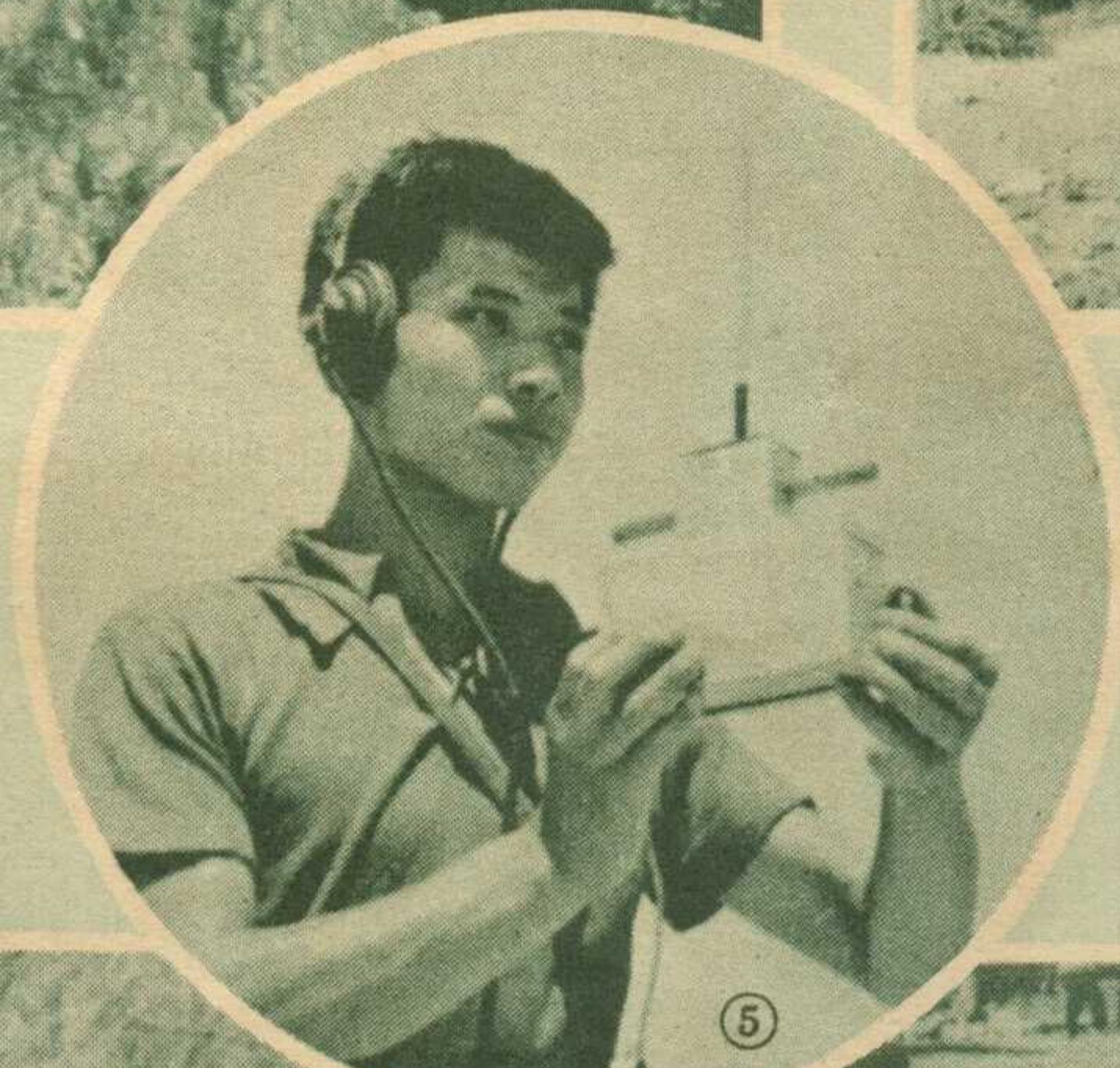(2)

图片說明：

- ①裁判員把一架电台隱藏在城墙半腰的大樹上。
- ②在起点准备出发。
- ③在灌木林中匍匐前进进行搜索。（童效勇攝）



⑤

④找到了隐蔽电台交递卡片。

⑤定向。

⑥运动员們在研究地形图。

（除署名者外均为本刊記者摄）



③



⑥

电磁波的战斗

电子对抗技术

君 仪

随着无线电电子学的迅速发展，无线电通信、雷达、导航、电视和遥控等技术在国防和经济领域中获得了越来越广泛的应用。例如：无线电通信是指挥不同军种和兵种的主要工具；雷达能够完成空袭预警、空战指揮、炮火瞄准、盲目轰炸、侦察炮位和控制导弹等重要任务；无线电导航设备能解决远程驾驶飞机和军舰的问题，使它们能在任何气候条件下顺利地达到预定的目的地；电视能传输前线作战情报、图表和文件，实现指挥员和司令员之间的视觉通信，还可在地面、空中、水上和水下进行观察，以及检查炮火及导弹射击命中的情况；而无线电遥控和自动操纵系统能遥控和自控各种武器，如战车、坦克、飞机、军舰、导弹等等。可以说，在现代化的军事装备中，无线电电子设备是一个重要的组成部分。离开了电子设备，现代化军事装备的作用就会大大减小，甚至不能使用。

上面所說的各种用于军事中的电子设备，虽然有重大的作用，但是，它们大都有一个弱点，就是由于它们不断地向空中发出电磁波，或者是依靠电磁波来工作，因此，敌方就有可能发现本方的电子设备所在的位置以及工作方式，从而能够对它进行干扰，破坏它的作用。这样一来，进行战斗的两方，一方面为了使自己的电子设备有效和可靠地工作，必须设法防止敌方的侦察和干扰，另一方面为了破坏对方电子设备的工作效率，还必须进行侦察和干扰。这是和真枪实弹交織在一起的一场激烈的无声的战斗——电磁波的战斗。这样，就产生了一种新的电子技术部门——电子对抗技术。

现在我们就来简单介绍一下电子对抗技术的两个方面——侦察和干扰；反侦察和反干扰。

侦察和干扰

为了达到电子对抗的目的，首先必须对敌方的无线电电子设备进行有组织的和不间断的侦察。侦察工作包括探测、测向、分析对方无线电电子设备的工作方法和技术参数，从而提供压制对方电子设备所需的情报。

侦察设备由接收频带极宽的超外差侦察接收机、分析器、测向机和全景显示器等组成。侦察接收机能测出对方雷达的工作脉冲信号和电子设备的无线电信号。通过分析器可以确定无线电电子设备的种类、用途和主要

工作参数，以及分析对方所发射的信号。自动测向机能在短时间内测出正在工作的无线电发射装置的方位，因而有可能确定重要目标的位置。借助于记录器可以将侦察出的战术参数记录下来，或以全景显示器显示出来。

在侦察出敌方雷达站或其它电子设备的位置时，就有可能采取及时防御的手段，运用炮火将它毁灭。

其次，通过侦察，可以了解对方雷达站配置的情况，发现敌方的雷达盲区，即雷达搜索范围达不到的区域。这样就可以从盲区方向进行突然袭击，而不致被敌方发现。




侦察到敌方无线电通信电台所用的频率时，就可以用相同频率的发射机发出信号进行干扰，破坏敌方的通信联系。

在飞机或军舰上装有侦察接收机时，就可以在敌方雷达站作用范围以外探知雷达站正在进行搜索。因为侦察接收机接收的是敌方雷达站发出的直接信号，功率很大；而敌方雷达机接收的却是电磁波碰到飞机或军舰后反射回去的信号，功率要小得多。所以飞机或军舰能在比敌方雷达作用距离远得多的地方发现这个雷达站，从而可以预先避开雷达的搜索或对它进行干扰。

干扰有积极干扰和消极干扰两种。

积极干扰。或叫有源干扰。当侦察机测出对方雷达的参数时，就可以用干扰发射机发出和敌方雷达信号频率相同的电磁波，或者说干扰信号。干扰发射机的功率要足够大，

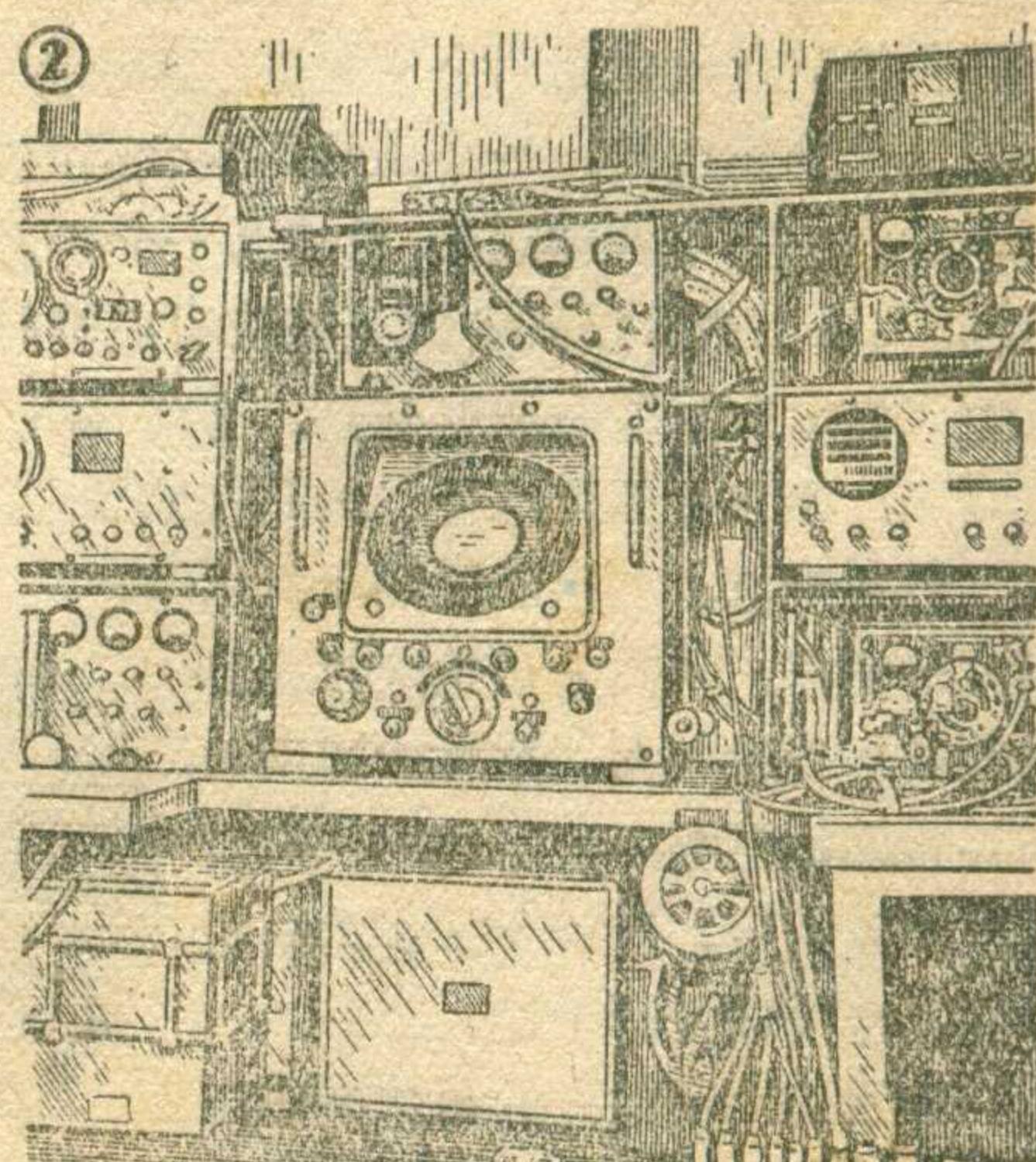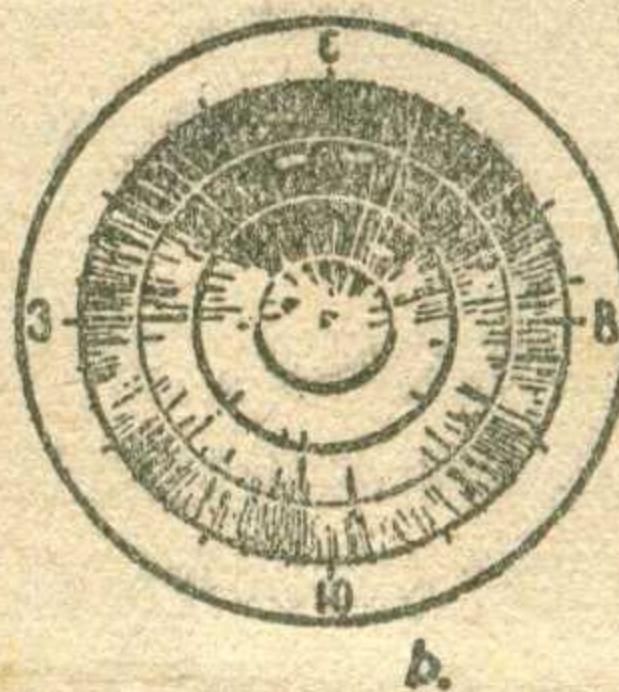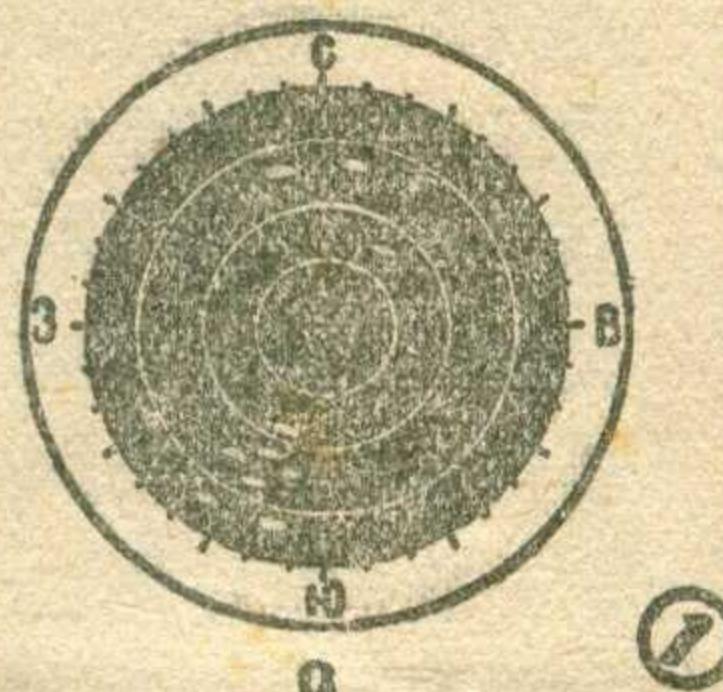并且能够随着敌方雷达频率的改变而迅速变换频率。干扰信号可以是脉冲式的，也可以是连续的。脉冲干扰信号的各种参数要和敌方雷达的信号一致，这样就





在敌方雷达的螢光屏上出現許多的虛假信号，使敌方分不清那一个是真的目标。連續信号可以使敌方螢光屏上完全发亮或一部分发亮，把目标信号掩盖起来（图 1）。

对雷达机的积极干扰，按其工作方式可分为三种：

1. 回答式干扰：在飞机或軍舰上装有干扰机，当干扰机天綫接收到敌方的雷达信号时，就把它送到回答器的接收机中，經過放大后，激励干扰发射机，用同一波长发出宽度相同的干扰信号脉冲。

2. 全波式干扰：把数部干扰发射机調到分布在对方雷达全部波段范围内，把干扰机的頻譜完全复盖着对方雷达能够使用的所有工作頻率。这样，无论敌方雷达頻率如何变换，总逃不出全波干扰的范围。

3. 对准式干扰：用侦察机察出对方雷达参数，然后借助于全景显示器的帮助，将干扰机的頻率准确地調到对方雷达頻率上，进行对准干扰。如果对方雷达变更頻率，亦可跟踪干扰。

图 2 示一种飞机上的电子侦察和干扰设备的外形图。图中央的机器是电子侦察设备的全景显示器。

除了可以对敌方的雷达和无线电通信进行干扰以外，也可以对敌方的导航设备进行干扰。例如，在1940年第二次世界大战期间，德国法西斯的轰炸机常依靠德国岸上的导航设备飞往英国进行轰炸。英国对这些导航设备进行了积极干扰。在英国海岸边設立了干扰台。干扰台接到德国导航站的信号以后，立刻进行轉发，也就是发出和原信号准确同步的信号。結果德国飞机上的导航设备就同时收到由两个不同地点发出的两个信号，一个是从德国发出的，一个是从英国发出的。这两个信号的电磁場在空中迭加起来，就成为一个不正确的信号了。这样，飞机上的导航设备就不能指出正确的方向。結果，有些飞机迷失道路而油尽墜落。有的飞机降落到英国的机場上，而飞行员自己还以为是在法国着陆呢！

消极干扰。利用能强烈反射电磁波的物体，将敌方雷达发射机发出的信号反射回去，这种干扰回波与目标回波相混，使雷达难以辨别真假回波信号。这种干扰称为消极干扰，也叫做无源干扰。

当飞机发现敌方的雷达在跟踪自己时，可以打开自动机放出千千

万个敷有金属层的紙帶或鋁箔条（图 3），它们徐徐下落，組成了一个“云层”，把雷达信号反射回去，而把飞机掩护起来。在敌人雷达屏上看得很清楚的飞机反射信号（图 4 a），就会忽然淹没在一片杂波之中（图 4 b）。

当金属带的长度等于雷达波长的一半时，反射的信号最强。因此，为了能在較寬頻帶內对各类雷达机进行有效的干扰，撒出的金属带要有各种不同的长度。例如，对米波雷达进行干扰的金属带有时长达几米，在放出前卷成一卷，放出后才伸开来，吊在小降落伞上緩緩降落。

另一种消极干扰工具是角反射器。最常見的是三面角反射器，它由互相垂直的三个金属片組成，每个金属片的尺寸都比要反射的波长大得多（图 5）。这种反射器能反射从正面任何方向射来的电磁波。在地面或水面每隔一定距离安一个角反射器，就可以产生出相当于由巨大建筑或水上目标所反射的假信号，将地面或水面的重要目标隐蔽起来。这种角反射器还可以迷惑敌机或敌舰的导航系統，使它们对地形的判断发生錯誤，造成航行的困难。




还有一种反雷达的办法，就是在要隐蔽物体的表面敷一层能吸收无线电波的材料，以将反射信号减至最小，来避免敌方雷达的搜索和跟踪。这种敷层是由几层特殊材料組成的，各层的电导随着深度而增加。据国外报导，这种敷层已能将来到的雷达波吸收 96% 左右。

反侦察和反干扰

为了抵制侦察和干扰，又出現了各种反侦察和反干扰的方法。这就构成了一場內容复杂的电子战斗。

最有效的办法当然是把敌方的电子侦察设备和干扰台毁掉。例如，从飞机上丢下自导导弹，利用导弹上的自导装置直接飞向敌方干扰台，将它炸毁。但是这一点并不是总能順利作到的，所以必須从各方面想办法来进行斗争。

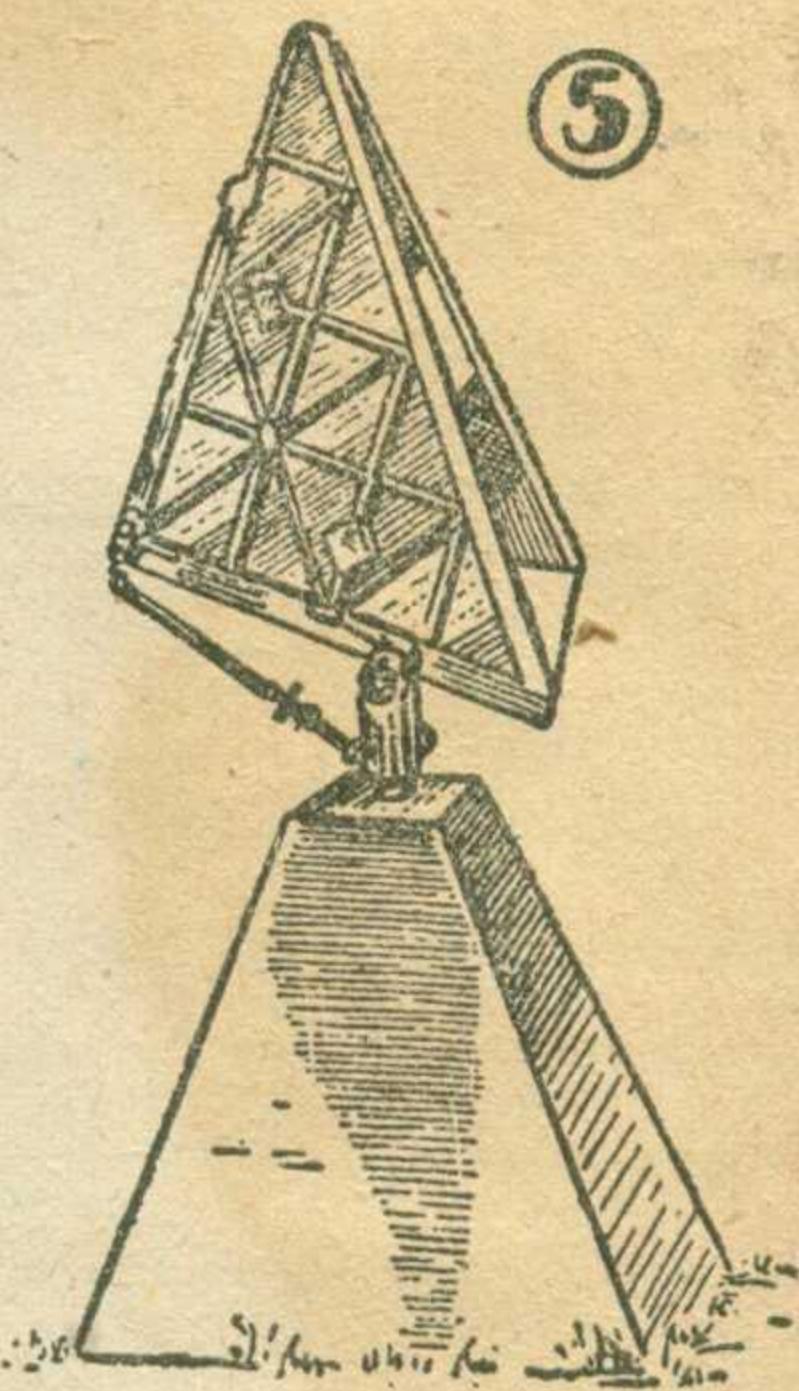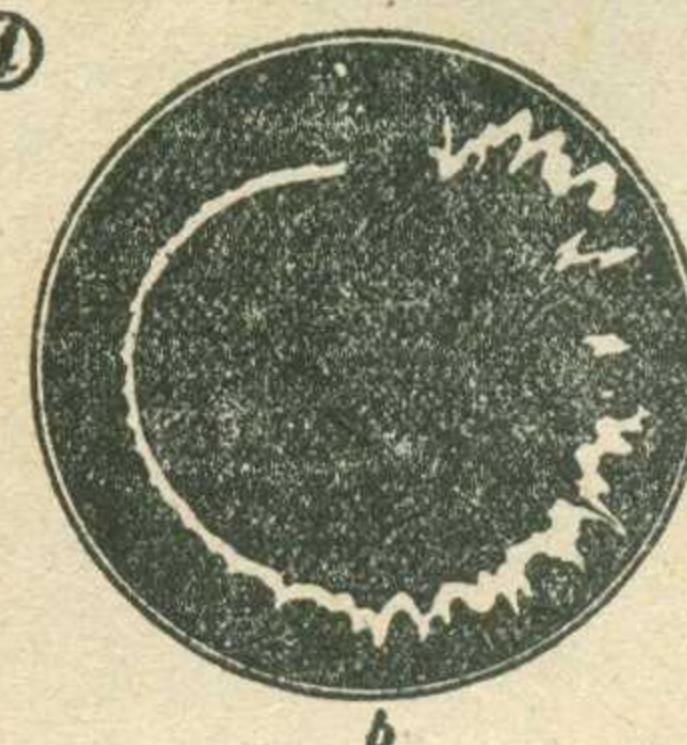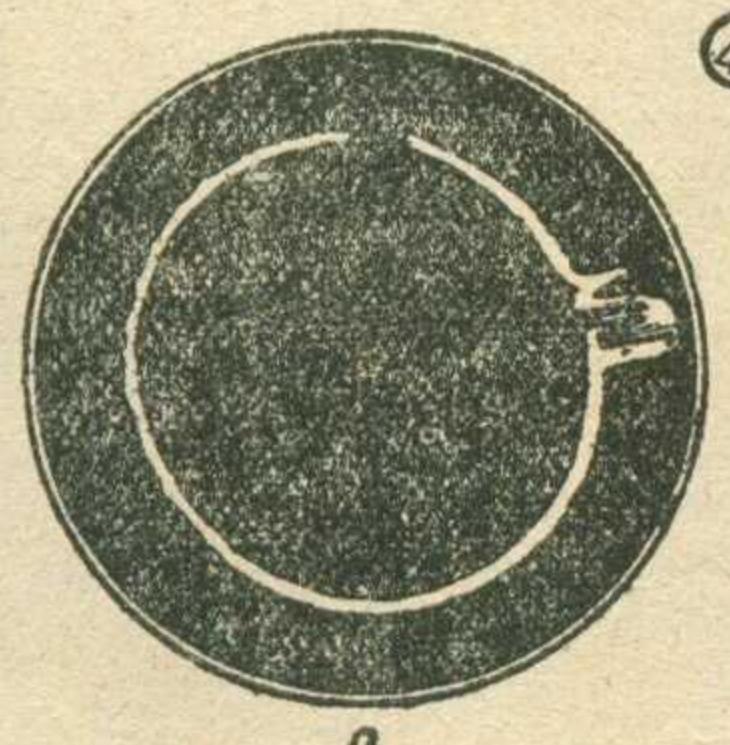伪造假信息是反侦察的有效办法之一。例如，用几个台同时工作，其中只有一个台是用来完成任务的，其它几个台都是用来迷惑敌人的。还可以有意地增加无线电通信次数，傳送假的机场位置，伪造歼击机群的行动以及使用导弹和无线电设备工作的假消息，来蒙混对方的侦察，而将自己真正的电子设备隐蔽起来。另一方



今年将举行全国无线电锦标赛

童 故 勇

今年九月将在北京举行一次“全国无线电通信多项、测向和工程制作锦标赛”。

无线电通信多项和无线电测向运动，是普及无线电技术和促进爱好者们积极钻研的良好手段，和国家经济建设及国防建设的需要紧密结合。在我国开展这两项运动以来，各地无线电俱乐部都已开展了试点性的活动。今年的全国竞赛就是为促进这两项运动水平的提高、相互交流经验，并创造全国纪录而举行的。

通信多项共有七个比赛项目：开设电台、定向行军、无线电通话、抄收无线电信号、抄收通播电报、无线电专向通报、撤收电台。为了使这次竞赛进行得更为紧凑，将个别项目的竞赛内容加以简化。例如“抄收无线电信号”由原来规定抄收六个改为只抄三个。“抄收通播电报”也由六份减为三份（长、字、短码各一份）。

测向竞赛这次进行的项目是短波80米（频率3.5~3.6兆赫）比赛。运动员应在规定时间内寻找三个（女子为两个）距离共8~10公里（女子4~6公里）的发话隐蔽电台。三个隐蔽电台的发射总功率不超过5瓦，女子两个电台的总功率不超过3瓦，但其中最小电台的功率不低于0.5瓦。

竞赛由各省、直辖市派代表队参加，通信多项和测向均为每队四人（男女各二人）。通信多项因要进行相互通报通话，故由两个运动员组成一对，称为专向对，来进行专向对之间的比赛。所以每队有两个专向对。这次竞赛，既评定个人（测向）或专向对（通信多项）名次，又评定代表队的名次。为了使更多的爱好者能参加比赛，

面，真正的电子设备要保持“无线电静默”，就是尽量缩短工作时间（最多不超过几秒）。要用高定向的发射机和灵敏的接收机，经常更换呼号和工作波长，并采用密码、密语进行通信。

反干扰的方法主要有下列几种：

1. 加宽雷达频率范围：雷达的工作频率越宽，对它进行干扰就越困难。但是必须加宽到超过敌方干扰发射机的频宽，才能完全保证免受干扰。如果雷达能持续地对干扰发射机加以监视，就能找出干扰频带中的空隙，从而使雷达工作频率迅速调到不受干扰的波道中去。只要频率范围大，变换速度快，就能应付对方的积极干扰。

2. 采用更短的波长：为提高抗干扰而设计的雷达，大都是采用厘米波和毫米波。正在加紧研究制造波长为0.76微米~0.4微米的光波雷达。波长越短，无线电设备的方向性越强，就越不容易受干扰。

3. 提高信号探测度：因为噪声干扰信号和有益反射

通信多项允许只参加一对专向的竞赛，测向也允许只参加个人的竞赛，而不计算其代表队的成绩。

无线电工程活动举行全国性的评比竞赛这还是第一次。今年的全国无线电工程创作评比是为了检阅我国无线电工程创作活动的成就，交流经验，促进无线电工程制作水平的提高而举办的。为使评比搞得更好，这次评比由国家体委和全国科学技术协会联合举办，并吸收各单位和专家们参加评比工作。凡属无线电爱好者个人或集体的无线电工程制作作品如：发射、接收、天线、电视、扩音、录音、医疗、电机电源、遥控、遥测、自动控制、无线电示教等设备；无线电元件和测量仪表及其他适用于国民经济各部门或日常生活中的无线电作品均可参加评比。根据作品的科学技术水平、实用价值与优良程度评定优劣。优秀的作品分别授予特等、一、二、三等奖。为了鼓励少年无线电爱好者的积极性，他们的作品另外单独评奖。

作品由各省、市、自治区体委和中国人民解放军负责汇集选送，并由这些单位作为参加团体评比的单位，评定团体的名次。每个参加评比的单位从选送的作品中，自选出20件来参加全国团体名次的评定，其它的作品就只评个人奖。

评比将分三个阶段进行。9月份各参加单位将所选作品的书面材料寄京，由竞赛委员会审定；10月将审定之作品运京进行评比，12月份将得奖作品进行展览。

目前比赛日期已近，国家体委与全国科学技术协会正在积极筹备，各地也都积极地投入了赛前的准备工作。

信号的特性不同，所以有可能采取特殊的手段，在干扰噪声很大，甚至是比要探测的信号大很多的情况下，“提炼”出要测的信号来。近来各国都在大力研究在大噪声下接收微弱信号的新方法。另外，利用能够只显示活动目标的雷达等，可以在金属带产生消极干扰的情况下分辨出真正目标的反射信号。

4. 雷达手的作用：经过专门训练的优秀雷达手，不仅能够辨明各种欺骗性的无源干扰，而且凭他的经验，还能避开积极干扰的影响，而集中精力去鉴别真正的目标信号，出色地完成任务。

电子对抗技术是随着无线电电子学的发展而建立起来的一门尖端技术。由于它在现代战争中具有重大的作用，所以从第二次世界大战以来，发展极为迅速。可以预料，这门技术的进一步研究，对于国防建设和国民经济以及电子技术本身的发展，都会作出更多精彩贡献。

无线电测向，是一个新颖的无线电运动项目，欧洲各国称之为“无线电抓狐狸”。由于它的实用意义较大，近两年来，不断

举行国际性的竞赛。目前我国大多数省市也都开展了这一活动。为了让大家了解这个项目的竞赛方法和进行过程，特作一简单的介绍。

多样的竞赛形式

测向运动有点像“儿童捉迷藏”的游戏，它是由运动员自己制作的测向机去寻找隐藏的工作电台，看谁测得准，找得快。竞赛是在业余波段上进行的。目前使用的多是短波3.5~3.6兆赫和超短波144~146兆赫这两个业余波段。

竞赛的形式是多种多样的：一般竞赛时，是由运动员持测向机徒步寻找，也有规定可采用交通工具（自行车、摩托车、水上交通工具等）寻找的；竞赛时间多在白天，也有专在夜间或恶劣气象条件下进行的；竞赛的地点可以选择在郊外或公园中，也可以选择在多密林湖泊的山区或难度较大的繁华市区。可以组织个人竞赛，也可以组织队与队之间的竞赛。隐蔽电台可以是固定的，也可以是流动的；可以是发话的，也可以是发报的；电台的发射功率大者可达数十瓦，小者也可小于1瓦。在竞赛中也可加入其他军事项目的比赛。由于竞赛形式的多样化，每次采用的形式不一定相同，因而更能够增加参加竞赛者的兴趣。

运动员和测向机

测向机是运动员参加比赛的主要器具，它的性能的优劣是决定胜负的关键。制作的测向机如果灵敏度不高或方向性不好，就无法测出电台所在的方向和位置。如果测向机近距离的方向性不好，那末即使你从十余里外赶到了电台的附近，也还是束手无策。因此如何提高自己的无线电工程制作的技术水平，改进测向机的性能，掌握熟练的测向技巧，是每个测向运动员努力奋斗的目标。

为了使比赛中相互不受干扰，规则中规定测向机本机振荡信号的辐射不能过强。除了这项限制以外，其它对测向机的天线型式、电路结构及电源等等均不加限制。当然，测向机做得体积小巧，便于携带，调节方便，那是最好不过的了。

有了性能良好的测向机，竞赛起来也还不是胜券在握。运动员还要能够跑得快，有超越障碍的本领，能够爬山涉水，尽可能走较短的直线距离。因此运动员具有强壮的体格，也是取得胜利的重要条件。



今秋无线电测向竞赛

閻維礼

隐蔽电台

竞赛中规定：

男子要按顺序测找三个电台，女子找两个，每台的直线距离均在1~4公

里之间，即男子三台的总直线距离不超过12公里，女子不超过8公里，各台设置的方向可以任意。各台总发射功率以及每台的最小发射功率每次竞赛都有具体的規定。三个电台的发射频率可以不同，但竞赛开始以后就不能人为地改变它的工作频率了。

电台在说话时所发的信号是：“我是一（或二、三）号”，若发报时，各为一句短的报文。三个电台按顺序轮流发出信号，每台每次发一分钟，间隔一分钟，六分钟循环一次。

电台可以采用任何方法隐藏或伪装，但天线要按无明显的方向性架设，周围高大建筑物及电力线等客观环境对方向性的影响可不考虑在内。

赛前的几件事

参加比赛的代表队，由男女运动员各二人、教练及领队各一人组成。赛前一天，各队的测向机要先交给“技术检查裁判组”检验，看是否合乎规则要求，检验合格后，方准参加比赛。

赛前一小时将测向机发还运动员，同时发给每人一张“竞赛区域地图”和三张（女子两张）“竞赛卡片”。地图表明竞赛电台的设置地点不出图上的范围，“卡片”是运动员找到隐蔽电台时交出的证件。

运动员点名后进入“预备区”，在预备区内是看不到其他运动员的出发方向的。运动员按抽签顺序逐个出发，每六分钟出发一人。

在起点场地附近设有一部电台，它在运动员进入预备区后，按竞赛波段两端的频率各发出几次信号，供运动员校准一下测向机的收信频率，频率校准过以后，运动员在出发前即不得再打开电源。

竞赛和评分

运动员出发前一分钟由“预备区”进入“起跑线”（为一直径1~2米小圆圈）。在一号电台发射信号前十秒，裁判员发出“预备”口令，运动员即戴上耳机，打开电源。一号电台发射信号开始，就记下时间即“出发时间”。运动员在“起跑线”上停留的时间最多不能超过一分钟，否则即由裁判员引至离“起跑线”100米以外的任何地点，避免他跟随其他运动员寻找。

电台应该按照顺序在“规定时间”内找到。由于各台远近不同，因而“规定时间”也可以不同。“规定时间”包括“基本时间”和“机动时间”（占基本时间的 $\frac{1}{4}$ ），在基

如何提高測向机的灵敏度


苏 锦 澄

“灵敏度”是測向机的一項重要的指标。在这篇文章里打算談談如何提高測向机灵敏度的方法，并介紹一部具有較高灵敏度的測向机的电路，供作参考。

提高測向机灵敏度的主要途径

一、选择优良的电路結構

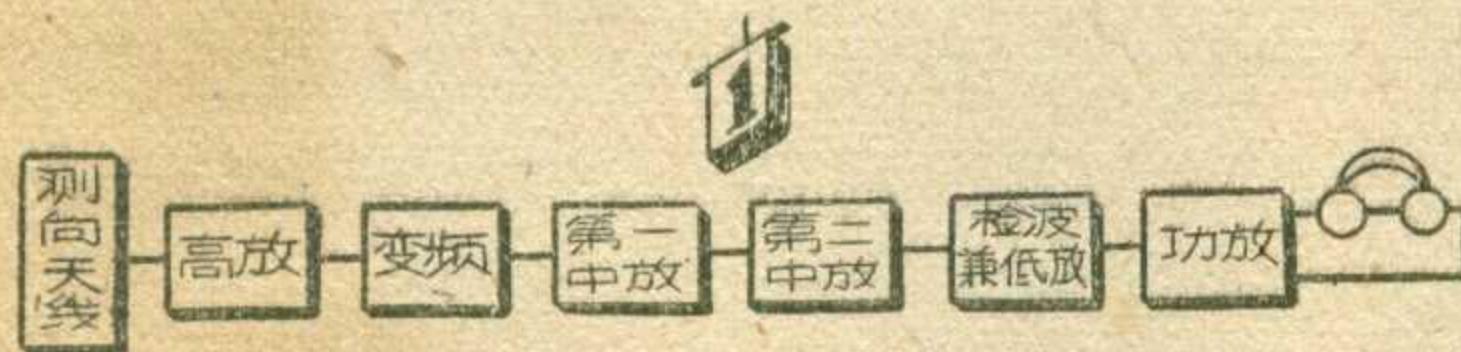不管是普通的接收机或者是測向机，所采用的电路的程式首先就决定了它的灵敏度高低。矿石收音机的灵



敏度就远不如超外差式收音机来得高；而普通的一級中放的超外差接收机的灵敏度，也不如带高放或者是具有二級中放的超外差式接收机。为了得到較高的灵敏度，測向机最好采用一級高放和二級中放的超外差式电路方案（图1）。采用这种程式的电路，測向机的灵敏度一般可以达到10微伏以上，也就是說可以收听1.5瓦小功率电台达到五公里以上。而具有一級中放的測向机仅能收听小功率电台达三公里左右。

在采用图1电路时，要用六只电子管，耗电量相当大，以“北京”牌小型管为例，总灯絲电流为210毫安，用一节平常手电筒电池（額定放电电流150毫安）来供给甲电是不够的，需用两节电池。乙电的耗电量也相应地增加了。而測向机对輸出功率的要求是不高的，只要

本時間內找到一个电台得100分，提前一分钟加3分，落后一分钟减3分。但落后的時間不能超过“机动時間”，也就是寻找每个电台所花費的时间不能超过它的“規定時間”，否則得0分。各台的“規定時間”之和，称“总規定時間”；各台得分相加为总分数，按总分多寡評定先后名次。寻找几个电台的總時間超过了“总規定時間”即不計算总分，不能参加名次的評定。但如有一个电台虽然超过了“規定時間”，得0分，但總的时间并未超过“总規定時間”，仍可計算总分，評定名次。各队中各个队员的总分相加，即为队的总分，根据各队所得总分的多少，評定队的名次。

比赛中，运动员不得相互讲话或向别人詢問情况，不得破坏电台的伪装或妨碍电台的工作。为了监督运动

有0.1毫瓦的輸出就已足够測出电台的准确方向，因此可以考虑不要功率放大，而只用五个电子管組成有一級高放和二級中放的超外差式电路。这对于提高灵敏度是很有利的，同时机器的耗电量也可減小不少。

在电路方案确定以后，如何尽量提高每一級的增益，也是值得考慮的問題。測向机的增益主要是从中放級取得的。高放級的增益要比中放小得多；加一級高放的作用主要是为了减小本机振蕩器向外輻射信号的强度，以免影响其他接收机。因此提高測向机各級增益主要應該从提高中放級的增益来考虑。提高中放級增益的办法是，提高中頻变压器諧振回路的Q值，在諧振回路中采用較小电容（120~150微微法）和較大电感相配合，以提高回路的諧振电阻，从而提高每級中放的放大量。但每級中放的放大量也是有一定的限度的，如果超过了它的稳定放大量，就会产生自激振蕩，影响机器的工作，这也是在設計和制作中需要考慮的。


二、提高天綫的效率

測向机中多用磁性天綫，如何提高磁性天綫的效率，使它感应到的信号电压比較强，也是提高測向机灵敏度的关键之一。一般可以选用频率范围較高和导磁率較大的磁棒（如M₁或M₄型）；磁棒长度和直徑的比要大，这样磁棒的有效导磁率可以高些，从而天綫的效率也可以高些。其次應該考慮天綫回路的設計和綫圈的繞制問題。

要想使天綫回路与預定频率（比如短波測向中的3.55兆赫）諧振，我們可以选择适当电感量的綫圈与电

員有无犯规情况，設有监督裁判跟随运动员或分布在竞赛的某些区域上。运动员找到电台后要投交一張“卡片”，投錯或丢失卡片者扣10分。中途机器发生故障，可自行修理，修好后繼續比賽，成績仍然有效，但不扣除修理时间。

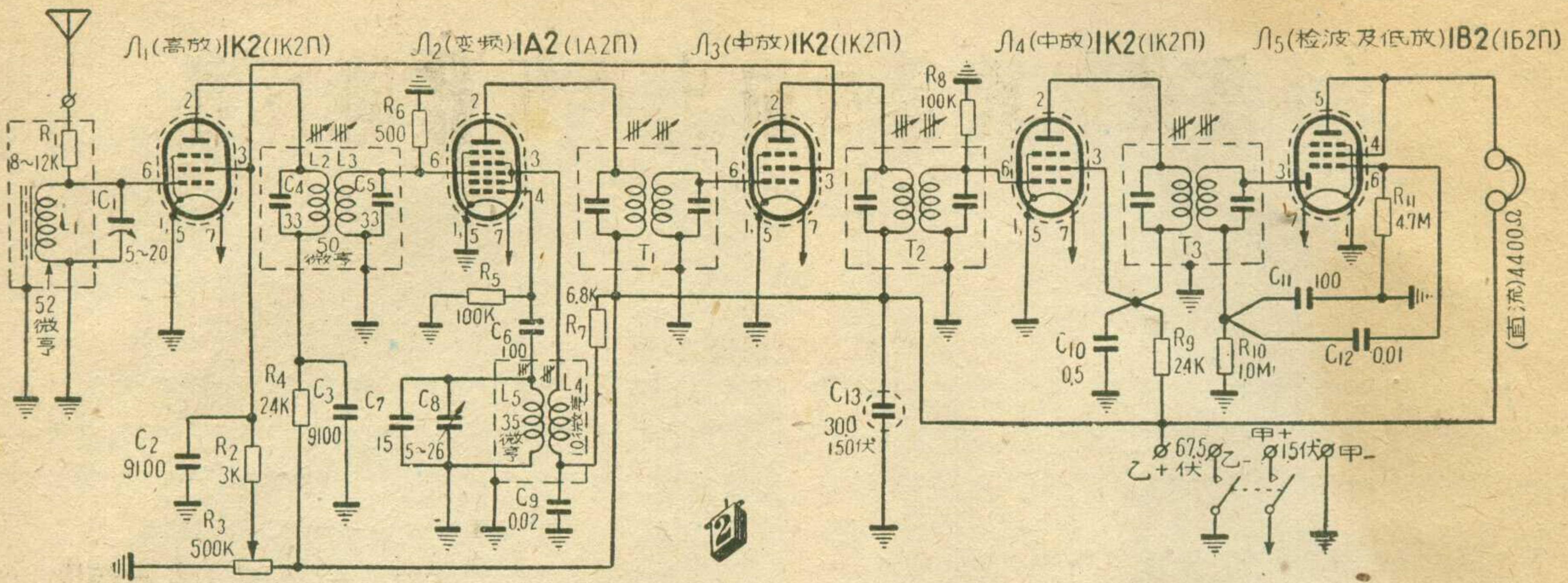运动员找到全部隐蔽电台后，还不算結束。还要在规定的时间內（这个时间由末号电台通知），返回指定地点——即“終点”，这里由終点裁判員再次檢驗測向机，如果測向机的工作不正常，也无方向性，则所得成績无效。到达終点后，要交回地图，如有丢失，要从总分中扣30分。运动员返回終点的时间超过規定时，也按每超过一分钟从总分中扣3分，不足一分钟也按一分钟計算，提前到达者不加分。



容来配合。但是磁性天綫所感应的信号电压大小是与綫圈的圈数成正比的，所以在設計磁性天綫回路时，应尽量設計大电感配小电容，即尽量提高L与C的比值。C用得小了，分布电容的影响就比較大，机器的工作稳定性要差一些，但只要我們注意减小分布电容，使天綫效率提高，还是合算的。

此外，磁性天綫的感应信号电压大小还与綫圈在磁棒上的位置和綫圈的长度有关。綫圈愈繞在磁棒中心，綫圈的长度愈短，天綫的感应电压就愈大。所以一般都是将綫圈繞在磁棒的中心，并尽量减少綫圈的长度，例如采用密繞和选用絕緣厚度較小的多股綫等。

高灵敏度測向机线路介紹

图2就是一架为提高灵敏度而設計的測向机，它具有一級高放、二級中放，沒有功率放大。由于被測电台频率一般是在3.55兆赫附近，因而天綫和高放回路均固定諧振于3.55兆赫，只是本机振蕩回路是可調的，調节C₈來选择电台。收听1.5瓦电台距离可达五公里以上。現扼要說明电路工作情况与装置要点如下：

高放級：高放是采用双回路的（相当于一个頻带放大器）。初、次級回路的諧振频率都是3.55兆赫（可由調节L₂、L₃的电感來达到）。高放回路綫圈可用一般中頻变压器改制。我們是用AP1000/70型中周将原綫圈拆除2/3~3/4（初、次級所拆圈数要相等），而将原电容改用33微微法的代替。为了展寬回路的通頻帶，在L₃、C₅两端并联了一个500欧电阻，使3.5~3.6兆赫（隱蔽电台的频率范围）的信号都能輸入。


变頻級：采用电感回授式本机振蕩电路。振蕩栅負压3~5伏。本机振蕩的中心频率是3.085兆赫，比外来信号频率（3.55兆赫）低一个中頻（465千赫），优点是易于起振，灵敏度可以高一些。L₄、L₅是用直徑14毫米綫圈管，內插磁心，用0.45毫米綫徑的导綫繞制，L₄20圈，L₅54圈。調C₈时，本机振蕩的频率变化范围是3.035~3.135兆赫。

中放級：兩級中放都采用一般的中放电路，只是因为本机无功率放大，低頻音量控制作用不大，为了保证近距离信号强时也能有良好的方向性，而改用高頻增益控制，到近距离时将高頻增益減小，使方向性准确，利于測向。高頻增益控制是依靠調节电位器R₃，改变高放和第一中放管的帘栅极电压來达到的。R₈也起加寬通頻帶的作用，它使回路的Q值降低，对灵敏度虽然有些影响，但測向时收听信号比較清晰。

检波与低放：由一个二极五极管担任。将五极部分改接成三极管，因4400欧耳机与1B2并不匹配，改接成三极管后，內阻減小，輸出音量可有較显著的增加。如果认为輸出音量仍太小，可換用1S5管。

装置：本机因零件多，要求体积小，結構紧凑，为了使零件能够排得开，特将底盤制成“T”型（图3）。将高放、变頻管与二級中放管装得相互垂直，电子管

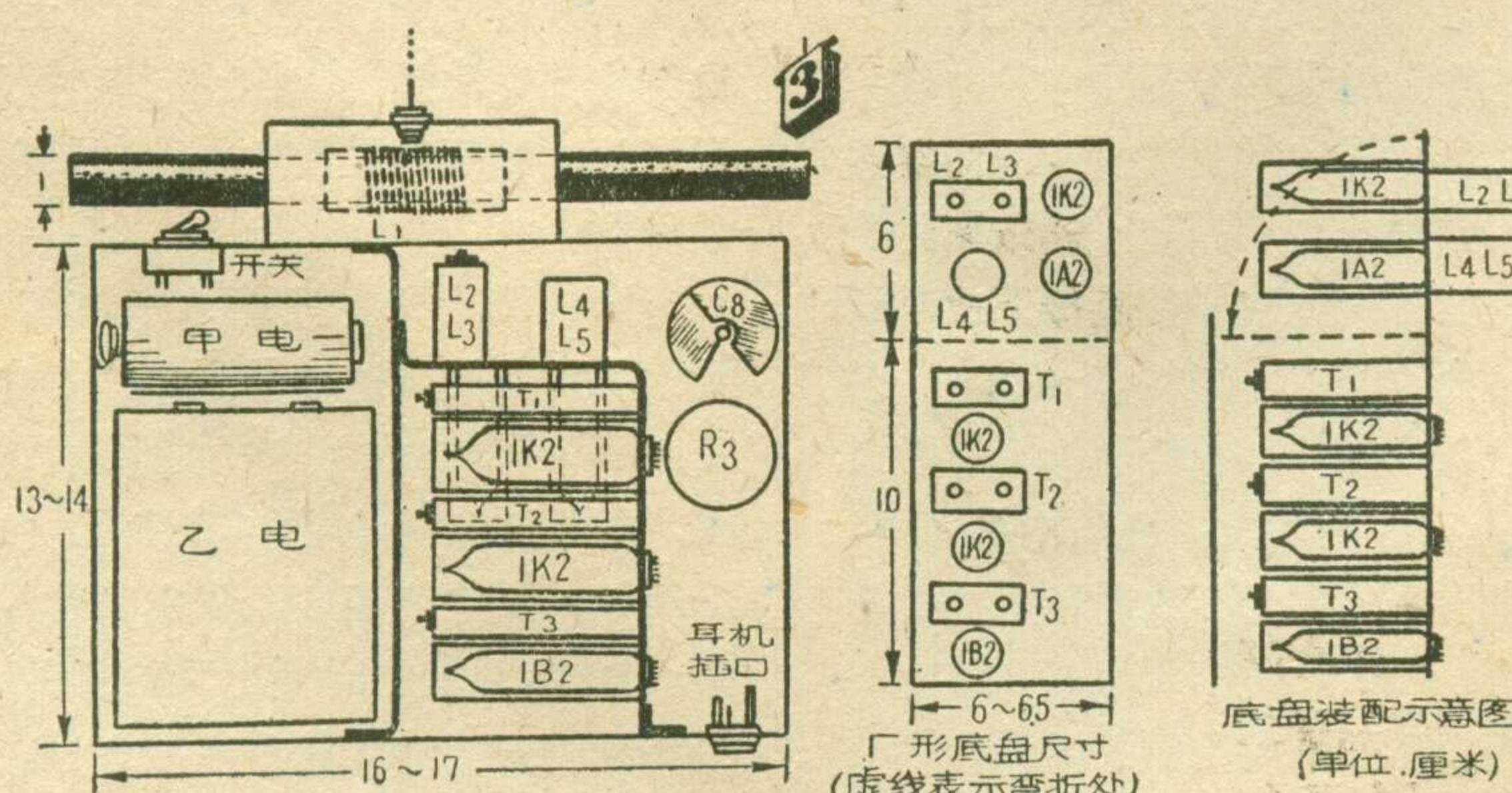加用外屏蔽，以減少杂音和干扰。另外加裝了去耦电路（如图中R₄C₃，R₇C₉，R₉C₁₀等），以消除寄生振蕩。天綫部分采用直徑1厘米、长17厘米M₄型磁棒，用0.16毫米綫徑多股紗包綫密繞25圈。裝置要点与一般測向机相同。全机零件布局及尺寸見图3。



晶体管收音机输出变压器的设计

承 恒

晶体管收音机输出变压器的設計原理，基本上和一般电子管收音机的相同。所不同的在于：(1) 一般晶体管收音机的功率小，故输出变压器的体积也可以做得很小；(2) 晶体三极管的输出阻抗和最佳负荷阻抗也小；(3) 由于一般晶体管收音机是要求便于携带的，需要采用小型（例如二吋半口径）的扬声器，而这种扬声器最低能放出的频率只能低到300~400赫左右，这就允许输出变压器的初级电感可以小得多，因此输出变压器初级线圈的圈数可以比较少；同时铁心体积也可以小得多。

现将具体设计方法介绍于后。

一、最佳负载 R'_n 的计算

(1) 对共发射极单臂输出级电路：

$$R'_n \approx \frac{U_{ko}}{I_0} \text{ (欧)}$$

式中： U_{ko} 为集电极电源电压，单位为伏； U_{ko} 一定要低于集电极最高允许电压的1/2，否则晶体管将被击穿； I_0 为集电极平均电流，也就是直流分量，单位为毫安，可由下式计算：

$$I_0 \approx \frac{P_{\text{出}}}{U_{ko}\eta_T\eta} \text{ (毫安)}$$

这里： η_T 是变压器的效率，一般取75%； η 为功率放大电路的效率，一般取40~50%； $P_{\text{出}}$ 是送给扬声器的输出功率。

也可以近似地用下式算出 R'_n ：

$$R'_n \approx \frac{U_{ko}^2}{3P_{\text{出}}} \text{ (欧)}$$

(2) 对工作于乙类的共发射极推挽输出电路来说（共基极的也一样）：

$$R'_n \approx \frac{U_{ko}^2}{1.3P_{\text{出}}} \text{ (欧)}$$

这里的 U_{ko} 也必须小于集电极最高允许电压的1/2，单位为伏； $P_{\text{出}}$ 是二管总输出功率，单位为瓦； R'_n 是每管负载，单位为欧。

二、计算初级线圈电感 L_1

(1) 对单臂电路：

$$L_1 \geq \frac{R'_n}{4f_n} \text{ (亨)}$$

式中 f_n 为最低工作频率，一般取为300~400赫（下同）。

(2) 对推挽电路：

$$L_1 \geq \frac{2R'_n}{4f_n} \text{ (亨)}$$

式中 R'_n 为一个支路的负载阻抗（欧）。

三、求铁心截面积 q

(1) 对单臂电路：

$$q \geq \frac{I_0^2 L_1}{3000} \text{ (厘米}^2)$$

(2) 对推挽电路：

$$q \geq \frac{P_{\text{出}}}{f_n} (15 \sim 25) \text{ (厘米}^2)$$

四、计算初、次级线圈匝数

(1) 对单臂电路：

$$w_1 = 600 \sqrt{\frac{L_1 l}{q}}$$

式中 l 为铁心中磁力线的平均长度

（见图中虚线所示），单位为厘米。 l 可从手册中查出，或根据实物量得。

变压比为

$$n = \sqrt{\frac{\eta_T R'_n}{R_n}}$$

式中： R_n 为扬声器音圈的阻抗； η_T 为变压器效率，一般取为75%。故上式可直接写成

$$n = \sqrt{\frac{0.75 R'_n}{R_n}}$$

w_1 和 n 求出后，可得 w_2 为

$$w_2 = \frac{w_1}{n}$$

(2) 对推挽电路：

$$w_1 = 350 \sqrt{\frac{L_1 l}{q}}$$

$$n = \sqrt{\frac{2R'_n \eta_T}{R_n}}$$

这里 $\eta_T \approx 85 \sim 90\%$ 。同样

$$w_2 = \frac{w_1}{n}.$$

五、计算初、次级线圈导线的线径

对单臂电路和推挽电路来说，计算方法是相同的，即

$$\text{次级线径 } d_2 \geq 0.7 \sqrt{\frac{P_{\text{出}}}{R_n}} \text{ (毫米)};$$

$$\text{初级线径 } d_1 \approx d_2 / \sqrt{n}.$$

六、设计举例

[例1] 用国产晶体管Pi6B或Pi6B、Pi6A等作单臂输出，它的最高集电极电压可到30伏，故电源电压可用到15伏，但一般由于要考虑到温度的变化，以及电压太高会增大收音机的体积，故多用在3~12伏。假定我们选用6伏。输出功率($P_{\text{出}}$)如按20毫瓦计算，则

$$I_0 \approx \frac{20 \times 10^{-3}}{6 \times 0.75 \times 0.5} \approx 9 \text{ 毫安};$$

$$R'_n \approx \frac{6}{9 \times 10^{-3}} \approx 670 \text{ 欧};$$

$$L_1 = \frac{670}{4 \times 300} \approx 0.5 \text{ 亨};$$

$$q = \frac{9^2 \times 0.5}{3000} = 0.014 \text{ 厘米}^2.$$

用这样小的铁心，绕线将极细才绕得下，不易绕制，一般多采用中心柱宽0.4厘米的铁心，迭厚如取0.4厘米，则 q 可改为 $0.4 \times 0.4 = 0.16 \text{ 厘米}^2$ 。这种铁心的 l 为6厘米，所以

$$w_1 = 600 \sqrt{0.5 \times \frac{6}{0.16}} \approx 2600 \text{ 圈}.$$

如用国产2.5吋小扬声器，它的音圈阻抗 R_n 为3.5欧，則

$$n = \sqrt{\frac{0.75 \times 670}{3.5}} \approx 12.$$

（下转第13页）

再生式晶体管单管机

丁启鸿

和电子管收音机一样，晶体管收音机如果采用再生式电路，无论灵敏度和选择性都会大大提高。尽管再生式电路有它一定的缺点，例如再生振荡会产生干扰，再生调节困难，音质较差等，但对简易收音机，特别是在管数较少的情况下，再生式电路仍不失为一种可取的电路。


这里介绍一种单管再生式电路（图1）。

它的工作原理可以用图2来说明：从天线上收集所得的各电台的信号，通过交连电容器 C_1 送到由 C_0L_0 组成的调谐回路，经过调谐回路的选择以后，把欲收听的信号借 $L_0 L_1$ 两

个检波器在对高频调幅信号进行检波时，在它的输出负载上有三个信号分量：其中一个是检波所得的低频信号；另一个是剩余的高频信号；第三个是直流分量。低频信号经过 T_1 的放大以后，从 T_1 的集电极上输出通过高频扼流圈流入耳机中发声，而高频分量离开 T_1 的集电极以后，由于高扼圈的阻碍不能流入耳机，只好取道 $R_2 C_3$ 重新流入调谐回路。这一路反馈回来的高频信号的相位只要和输入调谐回路的高频信号的相位相同，调谐回路的高频信号就会获得进一步的加强。加强以后的信号再送去检波和放大，放大后又回

输到前面，如此周而复始，这就叫再生。从理论上说，信号可以加强到很大，遗憾的是当加强到一定程度以后，电路就发生振荡，这时收音机的灵敏度虽然很高，但音质十分难听，还伴随着各种嘶叫声，根本无法收听。因此增加再生有一定限制。平时我们往往将再生调节到电路快要发生振荡的边缘，这时无论音质和灵敏度都是比较合适的。在电路中 $R_2 C_3$ 就是用来控制再生强弱的元件。显然，当 R_2 减小 C_3 加大(C_3 的容抗减小)时，流过的高频电流就多，再生就强。反之当 R_2 加大或 C_3 减小时，流过的高频电流就少，再生就弱，可在收音时根据需要随时调整。一般情况下， C_3 是半调电容，一经调好就不再转动，平时只要调整 R_2 就可以控制再生了。

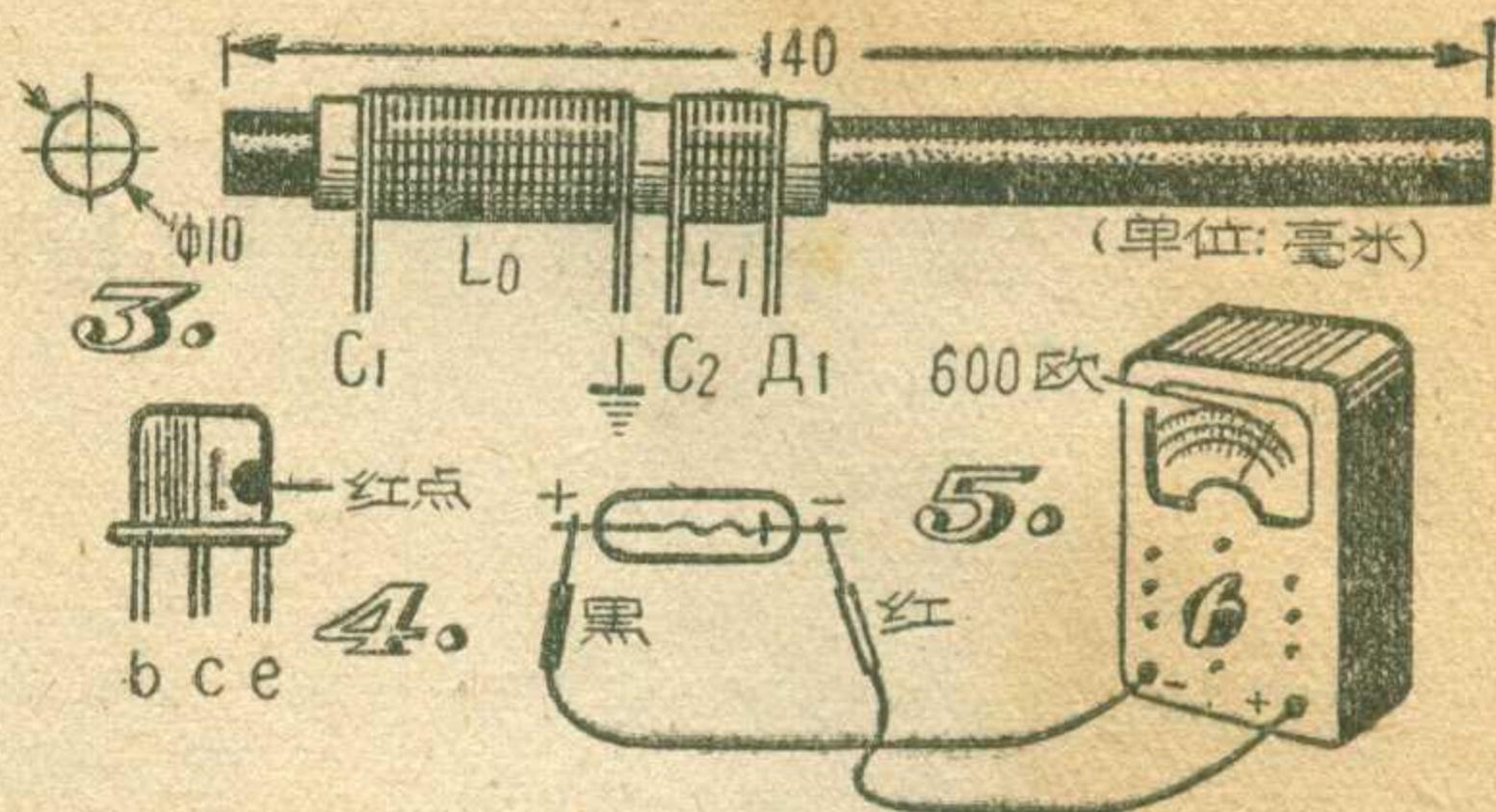电路中晶体三极管 T_1 采用国产合金扩散高频管 $\Pi 401$ 。值得注意的是作为再生用的晶体管必须截止频率要高一点的，因为这一个晶体管主要




放大高频，因此一般的低频管如 $\Pi 6$ 就不大合用，用上去往往因为截止频率太低不起再生。这一点晶体管有别于电子管，电子管在一般情况下工作在中波广播段时，高、低频管可以通用。

线圈 L_0 、 L_1 绕在一根直径为10毫米、长度为140毫米的M4型磁性瓷杆上，做成磁性天线。 L_0 、 L_1 紧靠在一起。导线是用7股直径为0.07毫米的漆包线绞合成的纱包线。 L_1 为5圈， L_0 为58圈，线圈的接法如图3，接反了就不起再生。

安装的时候，首先不要把晶体三极管 T_1 和二极管 D_1 的引线接错。“北京”牌晶体管 $\Pi 401$ 上打有红点的极是发射极(e)；中间是集电极(c)；另一边是基极(b)。

晶体二极管的极性可从外边颜色来区别，红色的是正极；其他色或不带色的是负极。如果完全不着颜色，那末用万用表量也可以分清正、负极，好的二极管测正向电阻应为600欧左右。这时电表的红试笔所指即为二极管的负极；黑试笔所指即为二极管的正极(图5)。必须注意二极管的正、负极不能接反，否则收音机无声。

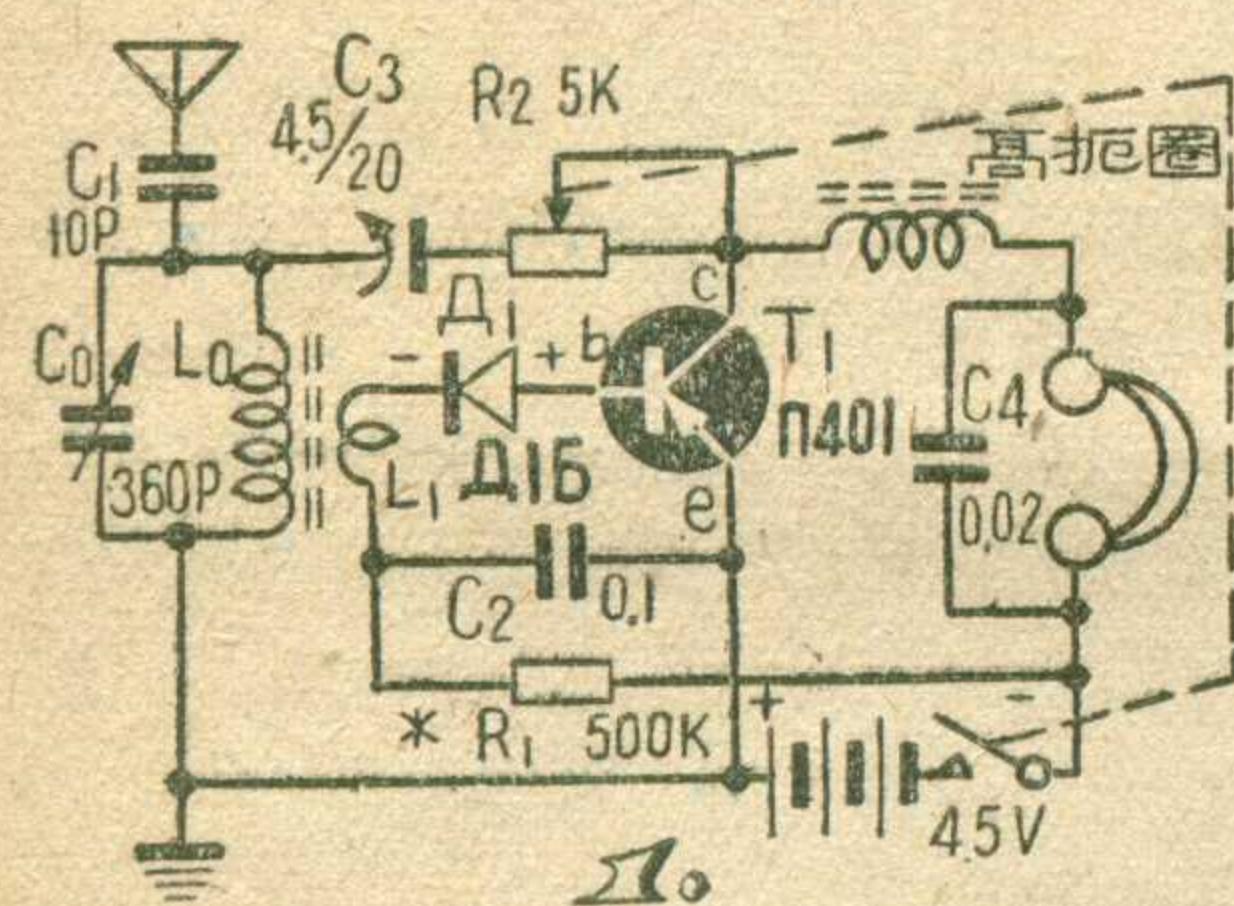
电路中电阻 R_1 用来供给基极偏流，它的阻值要根据晶体管的特性决定，一般在500千欧至1兆欧之间，




线圈之间的耦合关系交连到 L_1 上，然后送入由锗二极管 D_1 所组成的检波器进行检波。检波器的负载就是晶体三极管 T_1 的输入电阻。这样一来，检波二极管不再需要其他的交连装置就可以把检波所得的信号无损耗地交给晶体三极管去放大，大家知道：

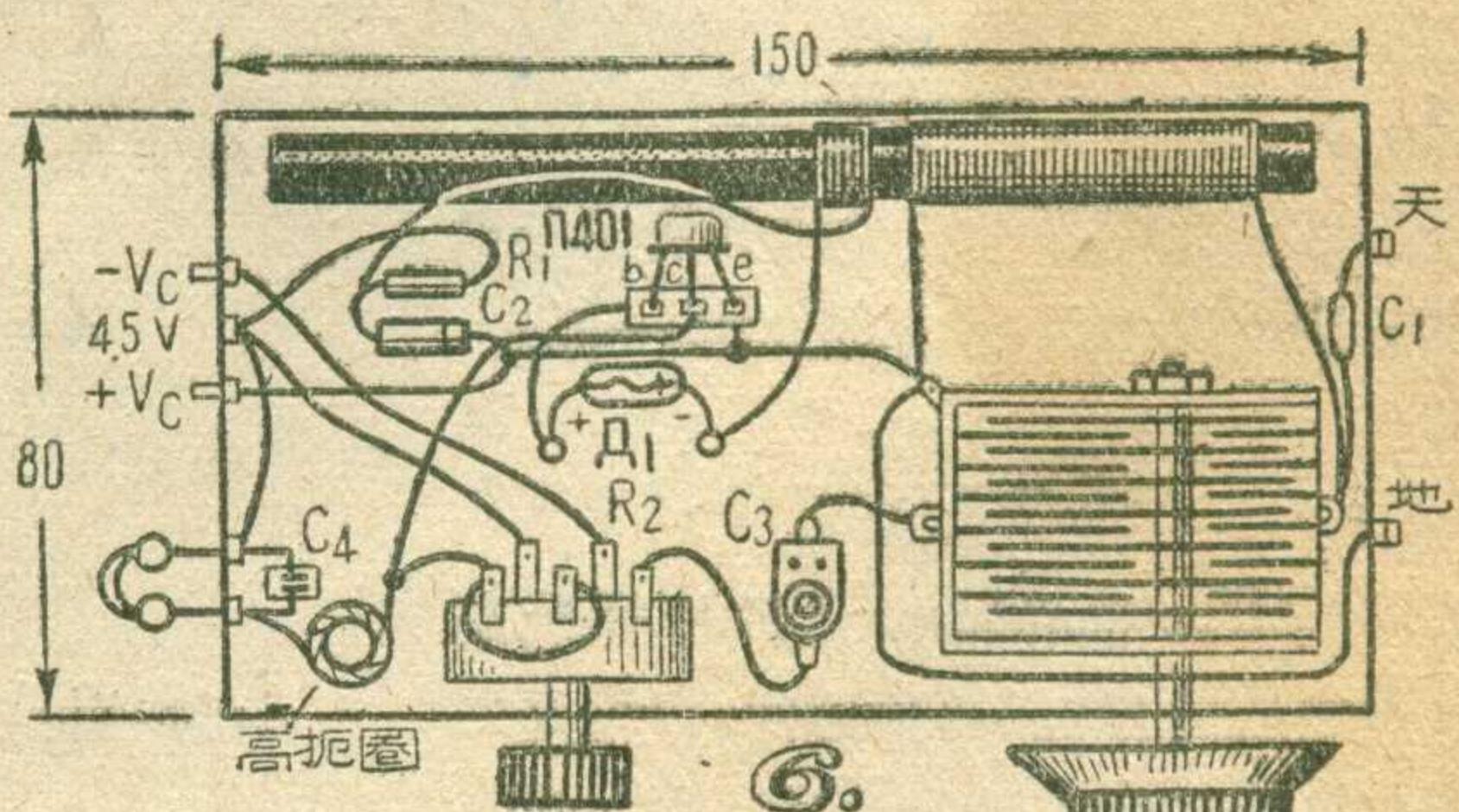2. ——→ 高频电流
——→ 直流分量

电路中晶体三极管 T_1 采用国产合金扩散高频管 $\Pi 401$ 。值得注意的是作为再生用的晶体管必须截止频率要高一点的，因为这一个晶体管主要



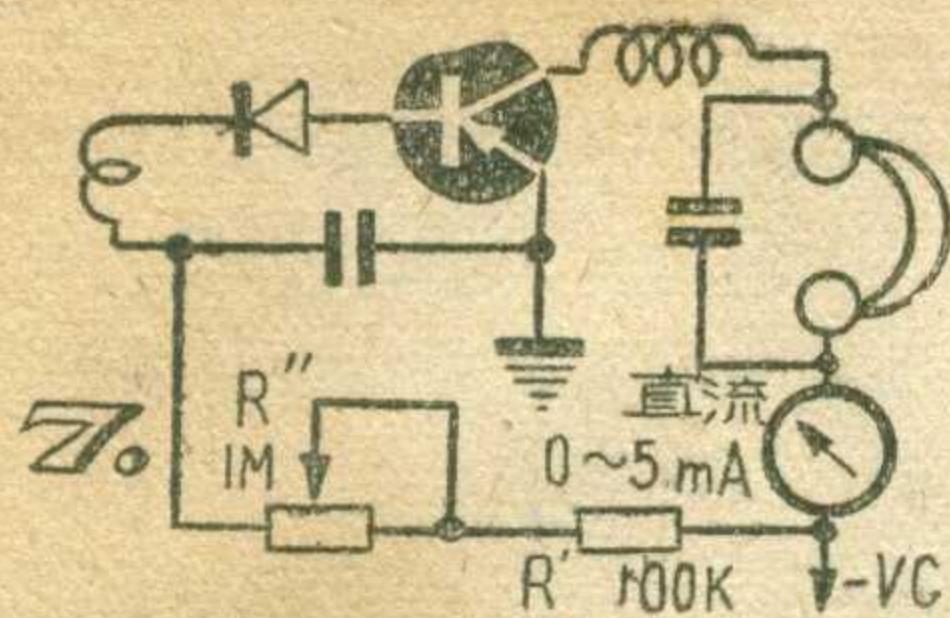

具体的調整法詳后。

高頻扼流圈可以在2~5毫亨的范围内选择，这扼流圈对接收波段低频端的灵敏度有較大的关系。这个綫圈最好远离磁性天綫，并与它成直角，以免引起不需要的耦合（图6）。

耳机可用普通4000欧的，或用耳塞机，但最好在选定用什么耳机后再依它来調整电路，以后不要更換，因耳机阻值不同，对电路工作也有影响。

C_3 半調电容可用瓷介补偿电容；如用其他电容，必須用质量可靠、高頻損耗不大的产品，否則会发生很多毛病。

全机在安装以前必须认真地檢驗各零件的质量，特別是晶体管是否完好，然后根据机箱情况合理安排，或装在一块层压胶板上，然后再装入箱内。具体布綫參看图6。

装的时候先不要把 R_1 焊上，如图7先代之以一个1兆欧的电位器 R'' ，串联一个100千欧的电阻 R' ，然后在集电极回路內接一个5毫安的直流电流表。仔細檢查一下电路，如无錯誤，然后接上电池，这时电流表应有讀数；轉动这个电位器，电流表的讀数

应有变化。将电位器調到电流表讀数为1毫安的地方，量一下电位器和 R' 串联起来以后的总阻值，然后換入同阻值的电阻，重新核对一下电流讀数，如沒有变动，那末調整 R_1 的手續就算完成。


必須指出，由于檢波所得的直流分量流过 R_1 时，所产生的压降有減弱基极电流的可能，因此当收音机收到电台，特別是收到强力电台以后，集电极电流会减小一些，这多少具有自动音量控制的作用。

焊好 R_1 后，接通电源。这时轉动 C_0 应听到再生的尖叫或电台的波差声，說明电路已經接对，工作基本上正常。然后将 R_2 放在最小位置， C_0 全部轉出来，調整 C_3 使达到剛要起振蕩，即尖叫声即将发生，但尚未发生的程度。然后 C_0 轉到有电台的地方，略略調整 R_2 就能听到悅耳的节目了。

为了調整方便起見，开始时可在天綫端接上一根两米长的尾綫，正常工作时接收强力电台完全不需外加天綫，就可以获得滿意的收听。

如觉低端（640千赫附近）灵敏度不够，可調換一个能使灵敏度提高一些的高扼圈。

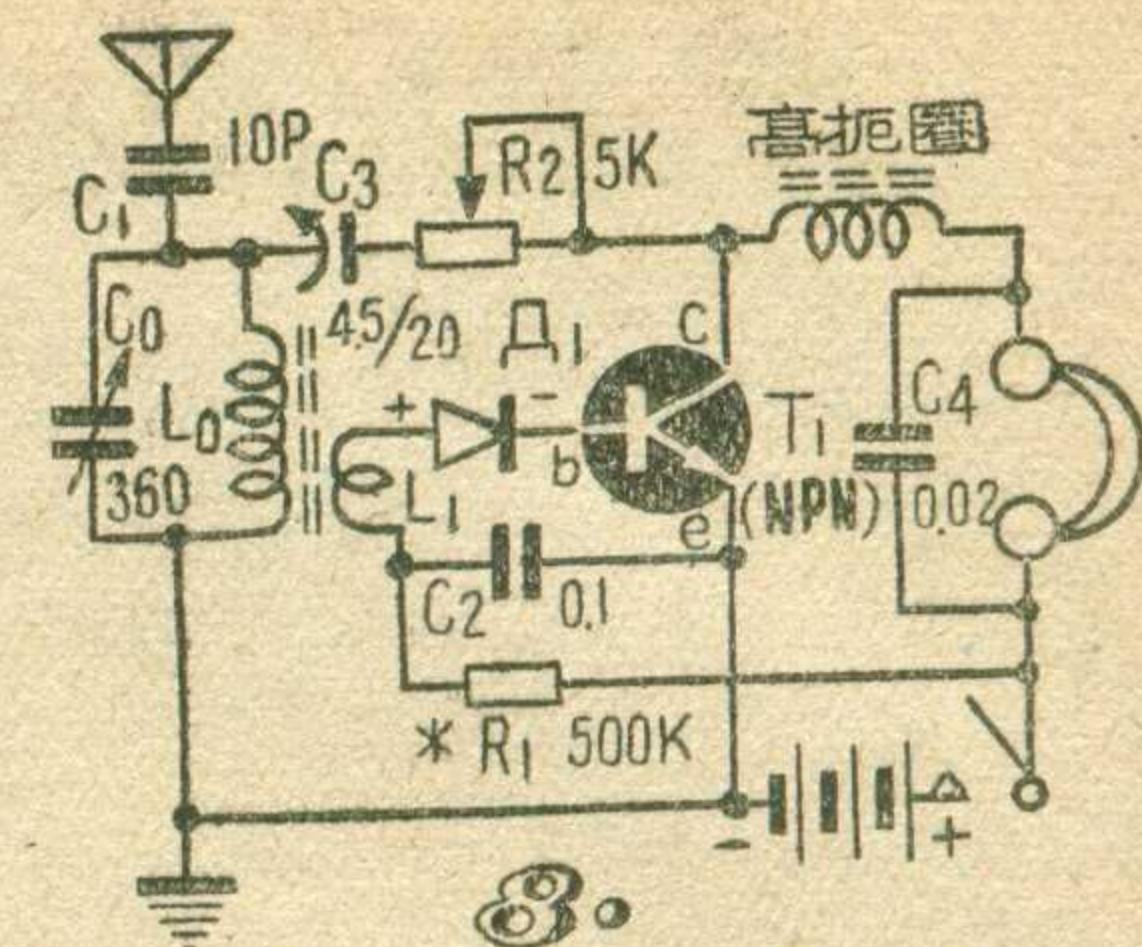最后校核一下波段复盖是否正确，即能不能收听到550千赫至1600千赫的电台，如有部分电台收不到，可略移动一下磁性天綫上的綫




圈位置加以調整：如高頻率的电台收不到，則綫圈应往两头移；反之如低頻率的电台收不到，綫圈应往中心移。

至此全部調整結束。如收音环境較差，則可将 C_1 容量改为50微微法，近电台或大城市区則可将 C_1 改为4.5微微法，总之 C_1 大些，收音机的灵敏度高一些，但選擇性差一些，反之 C_1 小些，收音机的选择性好些，但灵敏度差些。

如果晶体管选用NPN型，那末 Δ_1 的极性和电池的极性都要倒过来，其他不变（图8）。調整方法也不变，但电流表亦需反接。


如用晶体耳机則必須另外加一个2:1的自耦变压器如图9，才能应用。

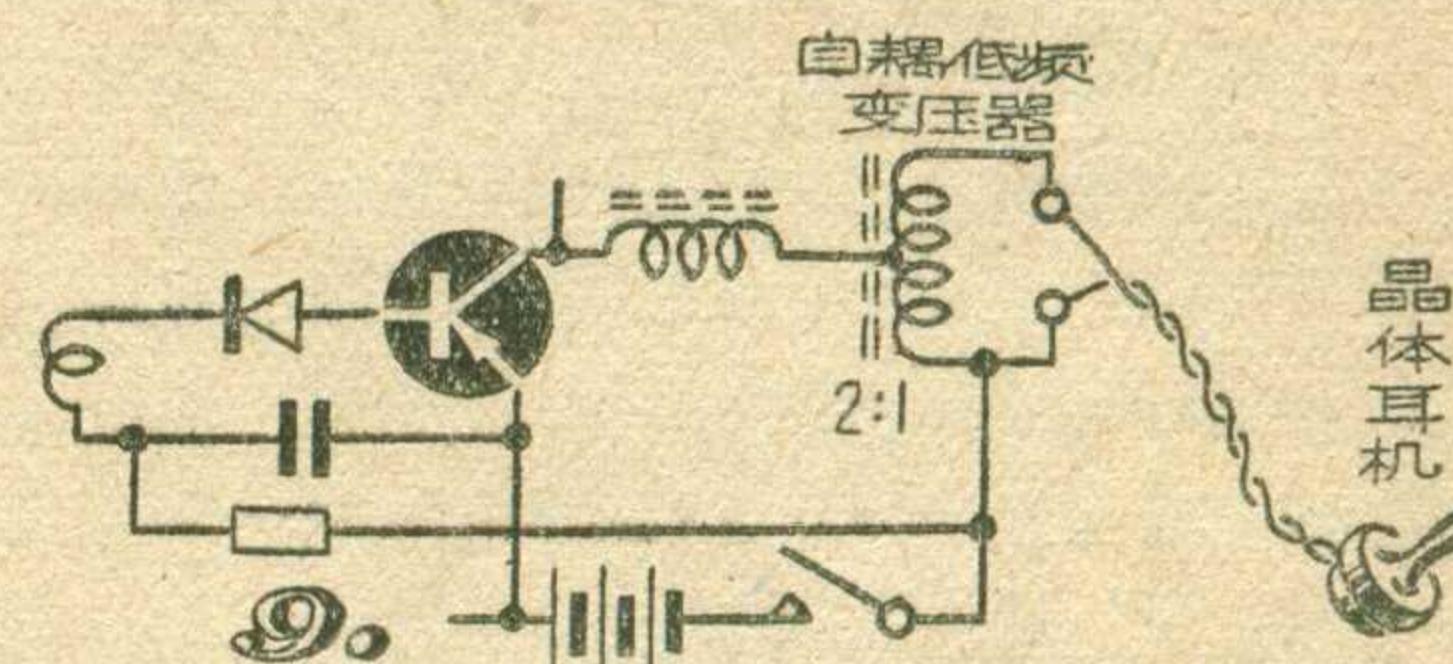

式中： I_p =电子管屏流， R_k =阴极电阻設計数值， I_m =话筒所需要的工作电流， R_m =话筒平均电阻值。

話筒改用这种輸入电路后，由于存在有电流负反馈，放大量比图1要低些，可以再加一級放大。

（薛謬芳）

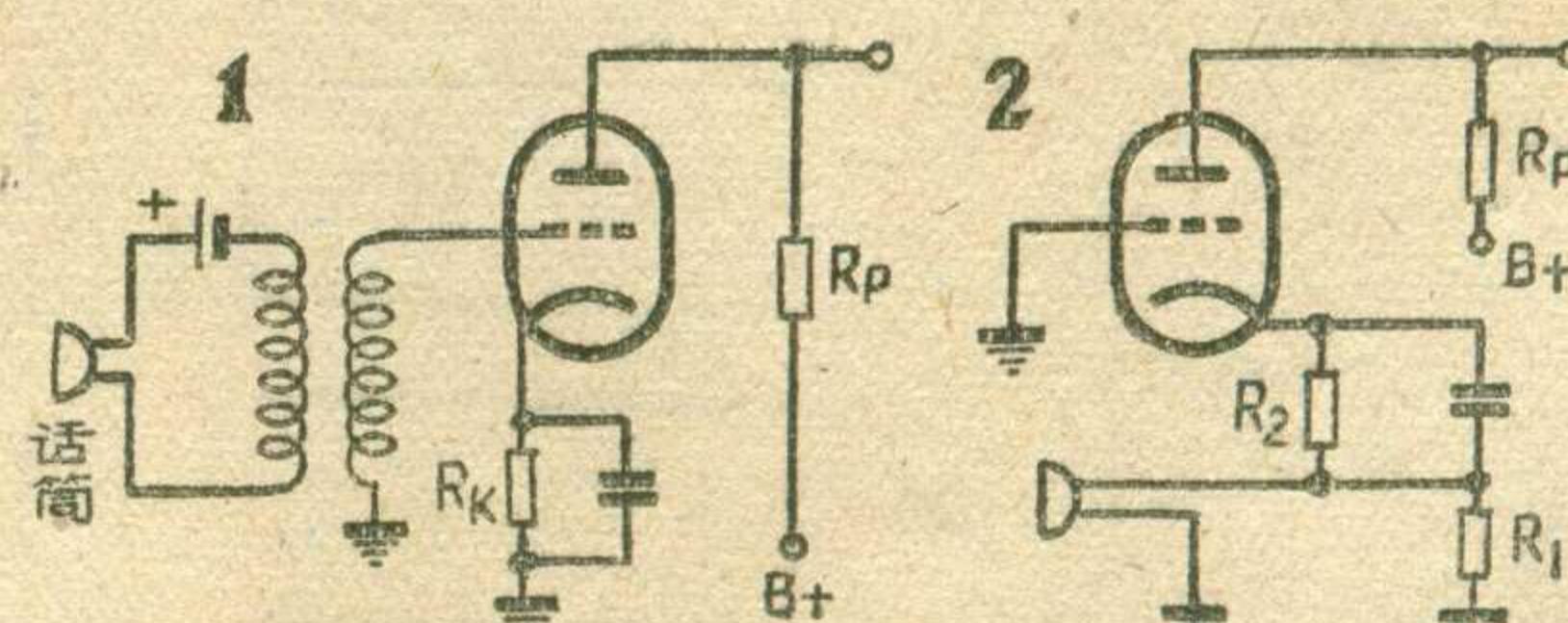

炭精話筒的簡化輸入電路

炭精話筒工作时需要直流电源，因此通常采用如图1所示的輸入电路。这种电路需要輸入变压器和直流电源。若改接成栅极接地电路（图2），变压器和直流电源均可省去不用。話筒所需直流电压由电子管电流所产生的偏压供給，同时由于栅极接地电路具有較低的輸入阻抗，能够得到良好的阻抗匹配。

R_1 、 R_2 數值可按下式計算：

$$R_1 = R_m I_m / (I_p - I_m)$$


$$R_2 = R_k - \frac{R_1 R_m}{R_1 + R_m}$$

为了实现无线电通信或广播，必须把要传送的低频信号加载到高频无线电波上，也就是用低频信号对高频波进行调制。相反地，当收音机收到已调制的高频波后，必须从高频波中把低频信号“检”出来，这个过程就是“检波”。没有检波，就得不到所需的低频信号。所以检波是收音机中最重要的一个环节。这篇文章想简单谈谈对已调幅波进行检波的原理。

矿石的作用

在矿石收音机里，矿石就起作检波器的作用。为了说明这一点，我们先看看矿石机中不接矿石时，会发生怎样的情况。如图1c所示，把耳机直接接到谐振回路上。这时，如果谐振回路收到一个由简单的正弦低频信号调幅的高频波（图1a），那末，在耳机中流过的电流也是形状完全相同的高频电流。当高频电流的正半周要使耳机的薄膜向一方振动时，紧接着它的负半周就要使薄膜向另一方振动。高频电流的频率是很高的，例如在中波波段就有520千赫~1600千赫。耳机薄膜由于机械惰性的关系，跟不上这样快的振动（还没有开始向一方振动时，电流就已经改变了方向）。因此，它只好停着不动，耳机中也就没有声音。

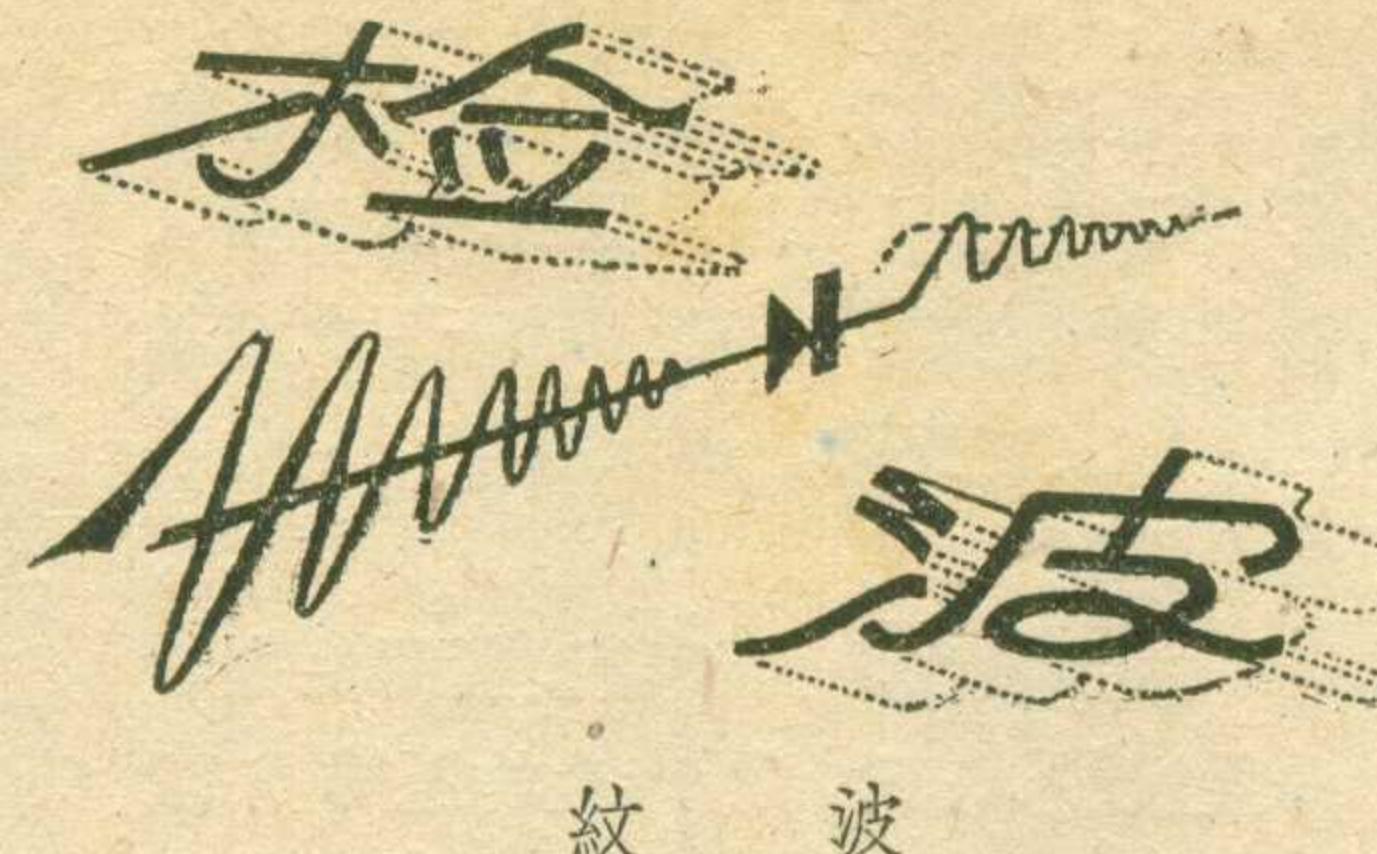如果象图1d那样接上一个“矿石”，情况就不一样了。矿石具有单向导电的性能。它很容易通过某一方向（正向）的电流，而不容易通过相反方向（反向）的电流。或者说，它的正向电阻很小，而反向电阻很大。因




检 波

此，只有高频电流的正半周能够经矿石流过耳机。流过耳机的电流如图1b所示，是一些方向相同的脉冲，它们的幅度随着低频调制信号而变动。因此，耳机薄膜只向一方移动。脉冲振幅小时，移动的距离小一些，振幅大时，移动的距离就大一些。这样，薄膜就按着音频信号而振动，发出声音来。

现在我们来分析一下图1b的脉冲电流中包含有哪些频率成分。由图可見，在每一个高频周期T内，都有一定数值的平均电流，而且这个电流的大小随着脉冲幅度而变化，如图中虚线*i*所示。换句话说，*i*的幅度是随着调制音频而变化的。另外，由图2可以看到，电流*i*可以看成是由一个直流电流*I*和一个音频电流*i₂*迭加而成。由此可见，在图1b的脉冲电流中，不但包含着高频电流成分，而且还包含着直流电流成分和音频电流成分。这个音频电流成分正是我们要“检”出来的音频信号。

在实际的矿石收音机中，常常在耳机上并联一个电容器（图1e）。它的容量要这样选择，使得电容器对音频的阻抗很大，而对高频的阻抗很小。因此，检波后的电流中的直流成分和音频成分将通过耳机，而高频成分就被电容器旁路，而不流到耳机中去。这样就可以提高矿石机的收音效果。

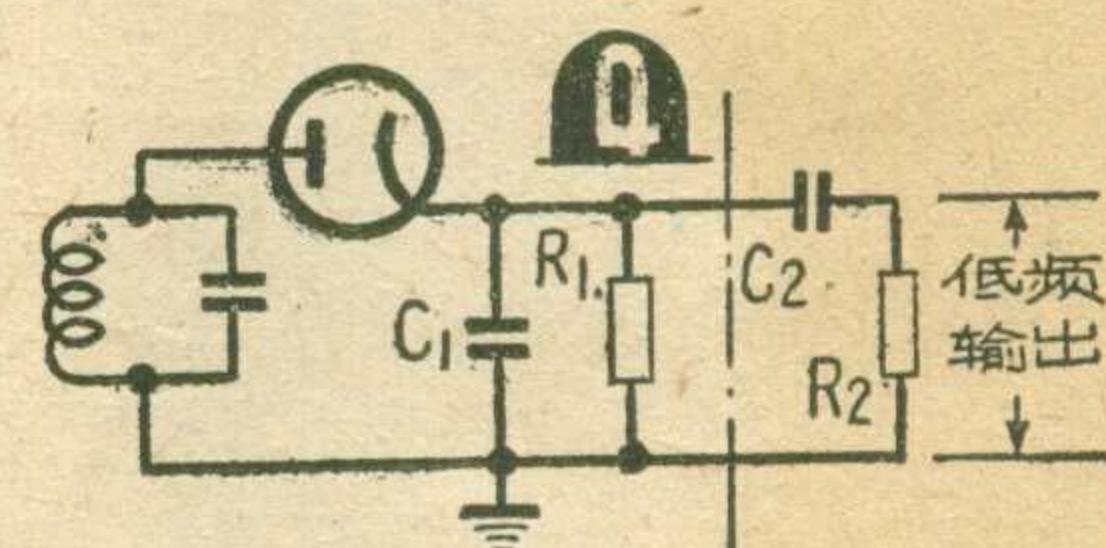和图1b中的脉冲电流波形不同，图1a的已调幅高频电流在正、负两个半周内都有电流流通。因此，在每一个高频周期T内，平均电流都差不多等于零。可見已调幅波中沒有低频电流成分。应当强调指出，已调幅波不是一个高频波和一个低频信号简单地迭加在一起，象图3中所示那样，而是高频波的幅度随低频信号





而变化（图1a）。这种已调幅波中只有高频成分，沒有低频成分，因此不可能用一个“低频滤波器”或“高频扼流圈”把高频除掉而得出低频来。检波的实质就在于把已调幅波进行“处理”，产生出按照已调幅波的幅度变化而变化的低频成分。为了达到这个目的，必须利用一个非线性元件，如矿石、二极管或其它电子管等。非线性元件的特性是通过该元件的电流和加在它两端的电压不是成正比的关系。因此已调幅波通过非线性元件以后，它的波形就发生了变化，从而产生出和原调制信号形状相同的低频信号。

二极管检波

二极管检波的原理电路如图4所示。二极管也是具有单向导电的性能，它的作用相当于图1e中的矿石。*R₁*相当于图1e中的耳机，它称为检波器的负载电阻。*C₁*相当于图1e中的旁路电容器。通过二极管的电流是如图1b所示的脉冲电流。这电流中包含有高频、低频和直流成分。高频电流被*C₁*

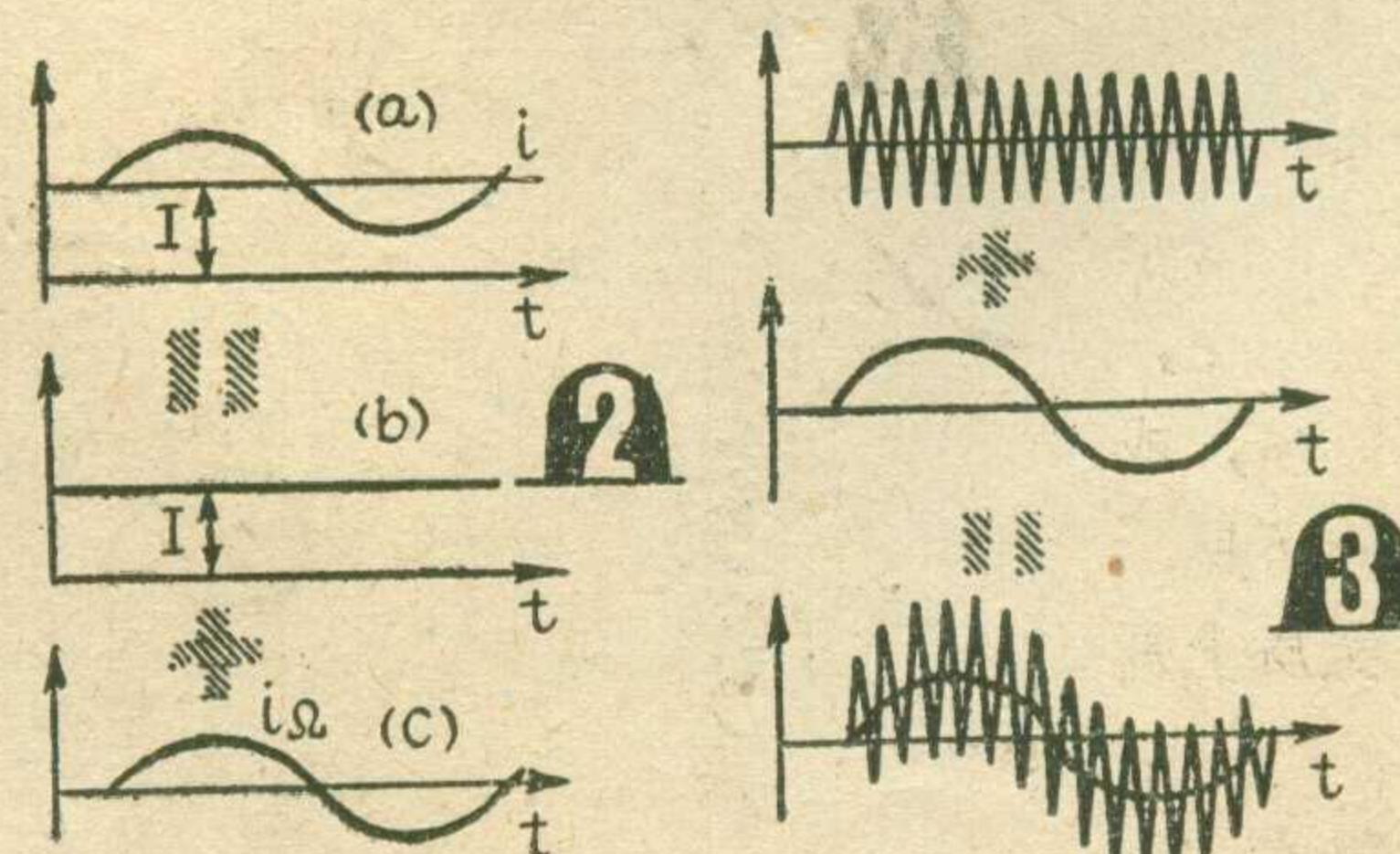
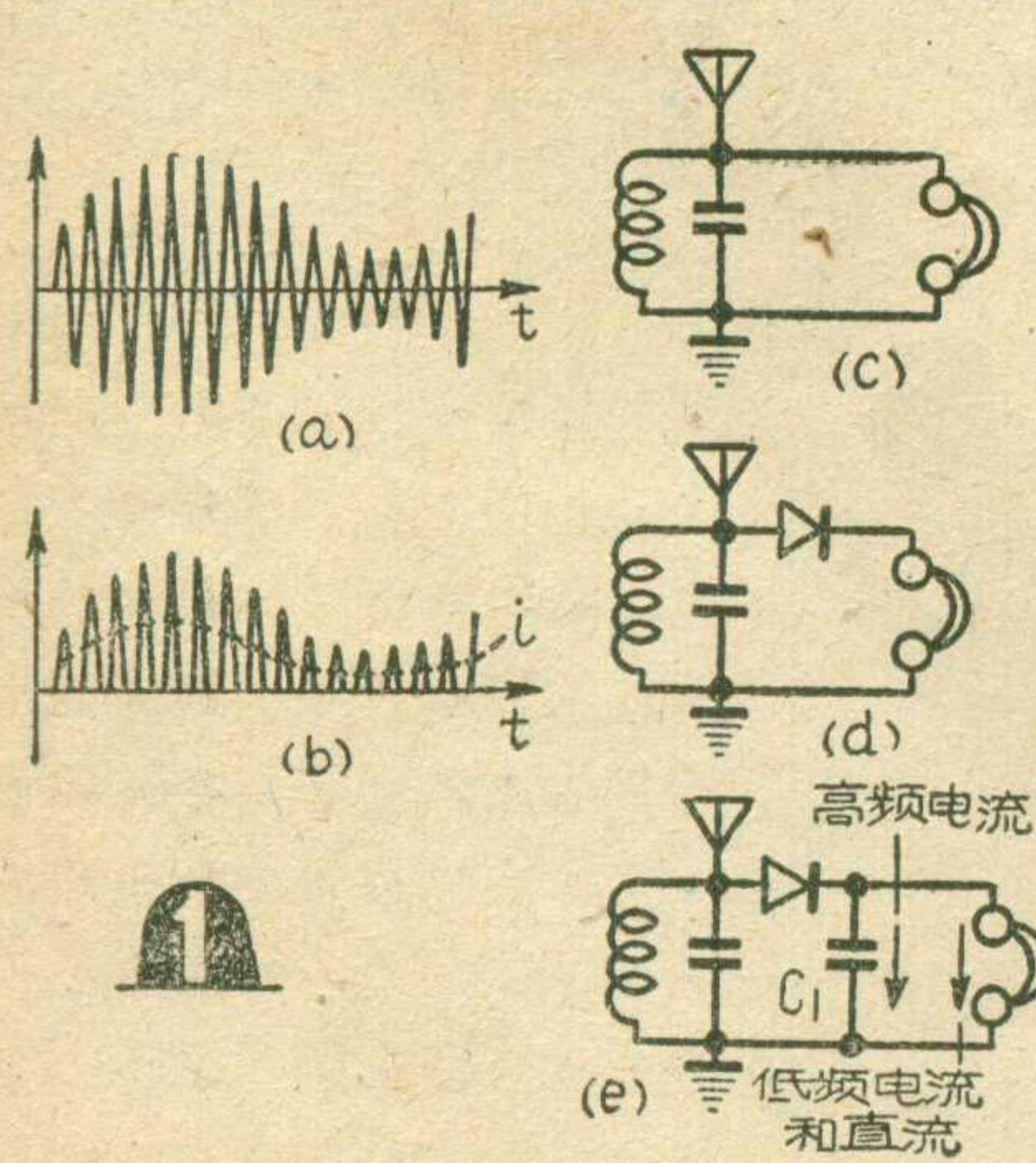
旁路掉。低频和直流电流在电阻*R₁*上产生一个和图2a曲线形状相似的电压。再经过一个隔直流电容*C₂*把其中的直流电压隔开，在*R₂*上就可以得到一个和图2c曲线形状相似的低频电压了。这个电压就是我们所要“检”出



来的低频调制信号。

前面說，在耳机或负载电阻上并联一个电容器，把高频旁路掉。这种說法是对的，但是还不够细致。事实上，当加上旁路电容器以后，电路的工作情况就发生了一些变化。現在再进一步具体分析一下。

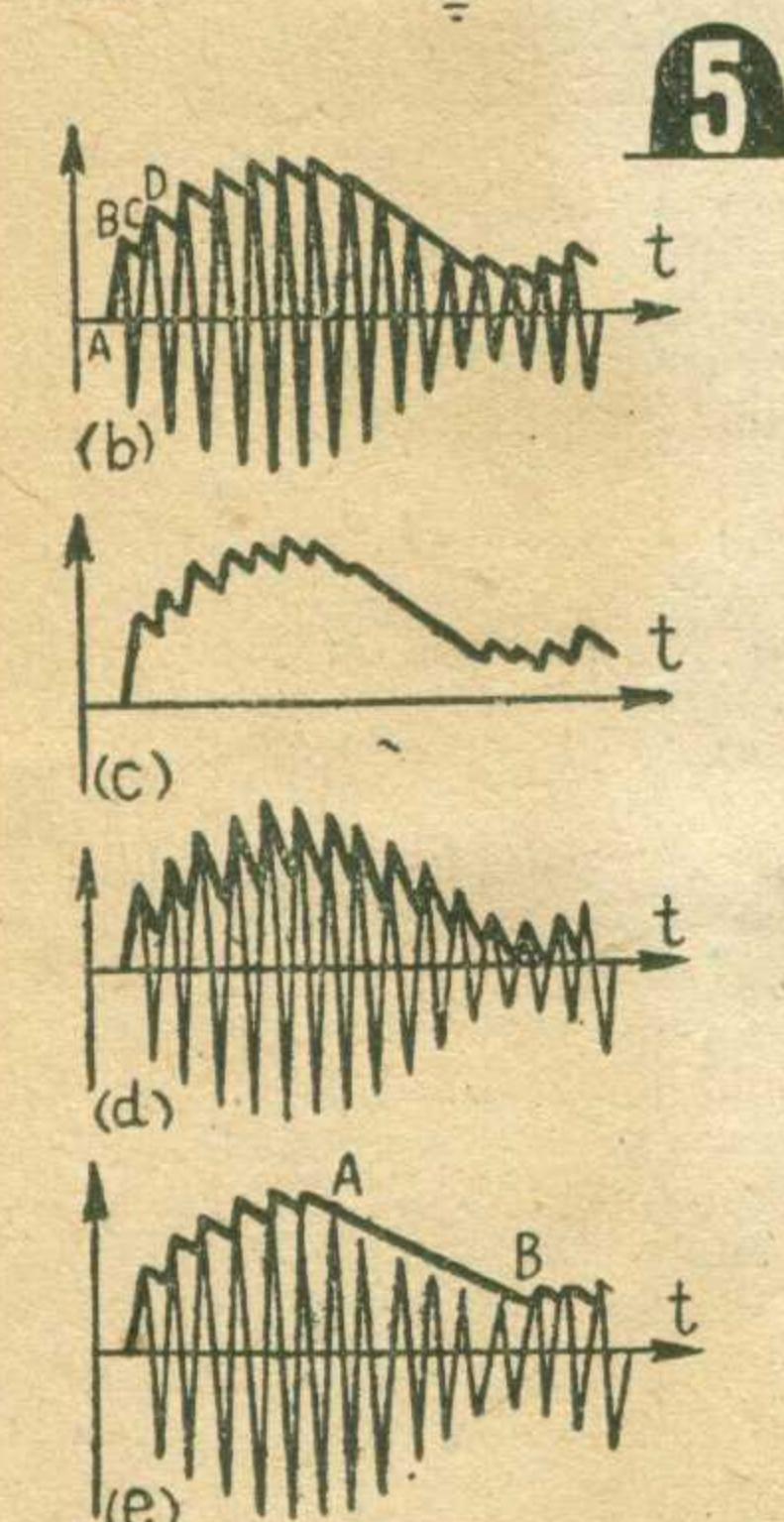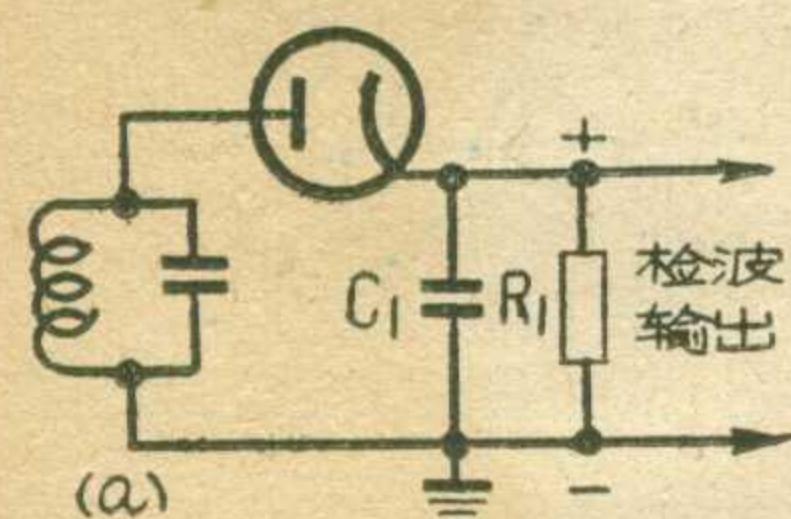設有一已調幅波(图5b)加到图5a的二极管檢波器的輸入端。在高頻电压的第一个正半周从A点上升到B点的时间內，二极管的屏极比阴极正，有



脉冲屏流通过，电容器 C_1 被充电，充得的电压約等于高頻电压的最大值(B点)。当高頻电压从最大值降低时，电容器上的电压就使得阴极比屏极为正，所以沒有屏流。这时 C_1 开始通过 R_1 放电，电容器上的电压漸降低(B、C綫)，直到高頻第二个正半周的电压上升到等于电容器上的电压时(C点)，二极管才又开始流通电流，电容器又被充电，充得的电压約等于第二个正半周的最大值(D点)。由此可見，电容器 C_1 两端的电压，是随着高頻电压的最大值(幅度)而变动。因此，在 $R_1 C_1$ 的并联电路的两端就得出了随原調制信号而变化的电压，如图5c所示。这个波形中包含有直流、低頻和高頻成分。曲綫中的鋸齒形就是代表高頻成分的。把这个波形和图1b的脉冲波形比較一下，可以看到它的高頻波动要小得多，或者說高頻成分要小得多。由此可見，所謂电容器把高頻旁路掉，实质上是电容器 C_1 充放电的結果。

檢波后所得到的波形，和 R_1, C_1



的数值关系很大。电容器 C_1 越大，上面积蓄的电荷就越多，放电时电压减小得越慢。电阻 R_1 越大，放电电流越小，放电时电压也减小得越慢。反过来，电容电阻越小，放电时电压就减小得越快。因此可以用乘积 $R_1 C_1$ 来說明放电时电压减小的快慢。 $R_1 C_1$ 很小时，放电速度很快，当二极管停止导电时，电容 C_1 和电阻 R_1 上的电压迅速减小。因此，檢波所得的电压随高頻的波动很大，如图5d所示。

$R_1 C_1$ 很大时，放电很慢，輸出电压随高頻的波动是小了。但是当已調幅高頻电压的幅度随調制信号减小时，由于电容器放电很慢， C_1 上的电压可能會跟不上調制信号的变化，如图5e中的AB綫所示，这样就使得檢波所得的电压和原調制信号不同，或者說产生了失真。因此， $R_1 C_1$ 的乘积宜稍大，以减小高頻成分；但是不能太大，以免产生失真。一般取 $C_1=50\sim 200$ 微微法， $R_1=200\sim 500$ 千欧。

柵极 檢 波

柵极檢波的电路如图6a所示。在这个电路中，三极管(或五极管)的柵极—阴极部分起着檢波二极管的作用， R_1 和 C_1 也和图5a中的相应电阻和电容作用相同。因此，在 $R_1 C_1$ 上可以得到檢波后的低頻电压。这个低頻电压正好是加在三极管的柵极阴极間，所以在三极管的屏极电路中就可以得到被放大了的低頻电压。

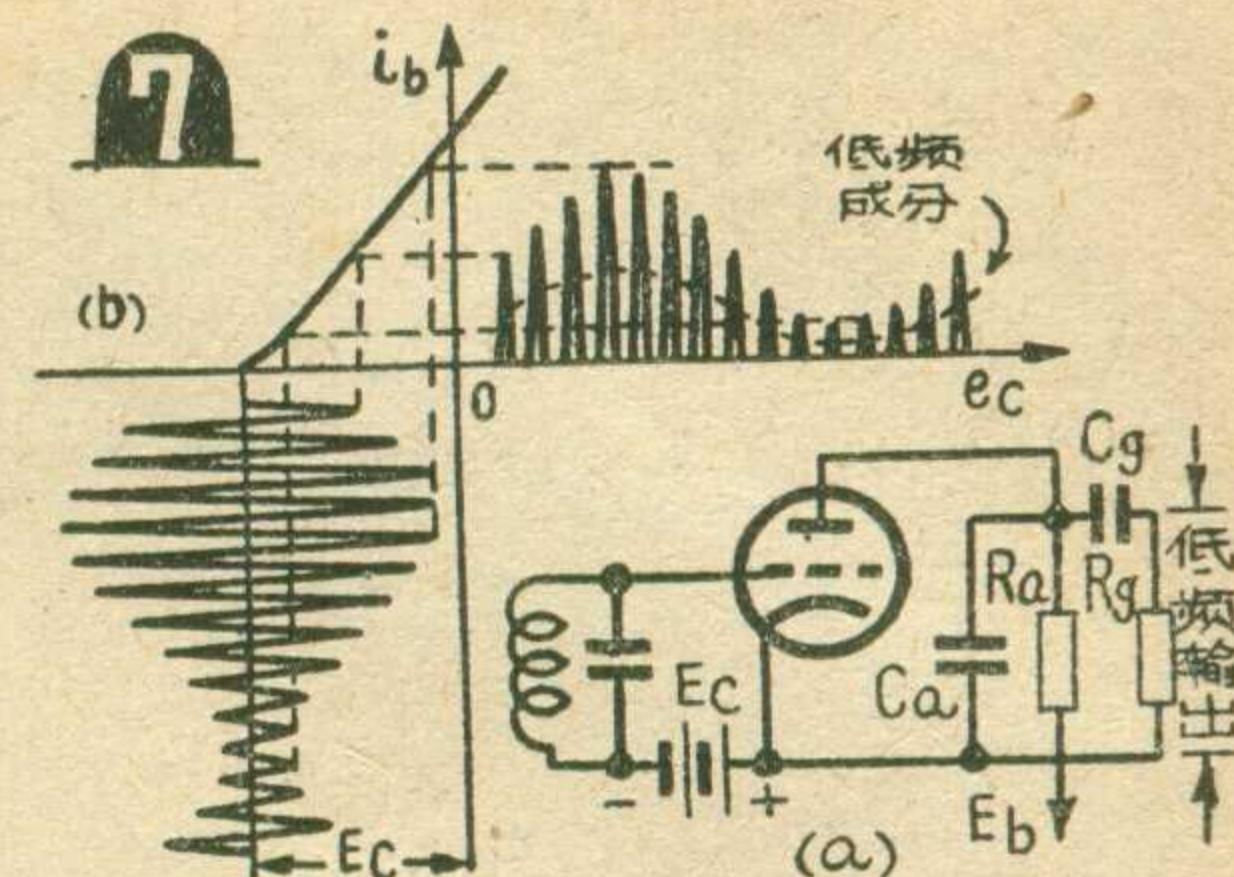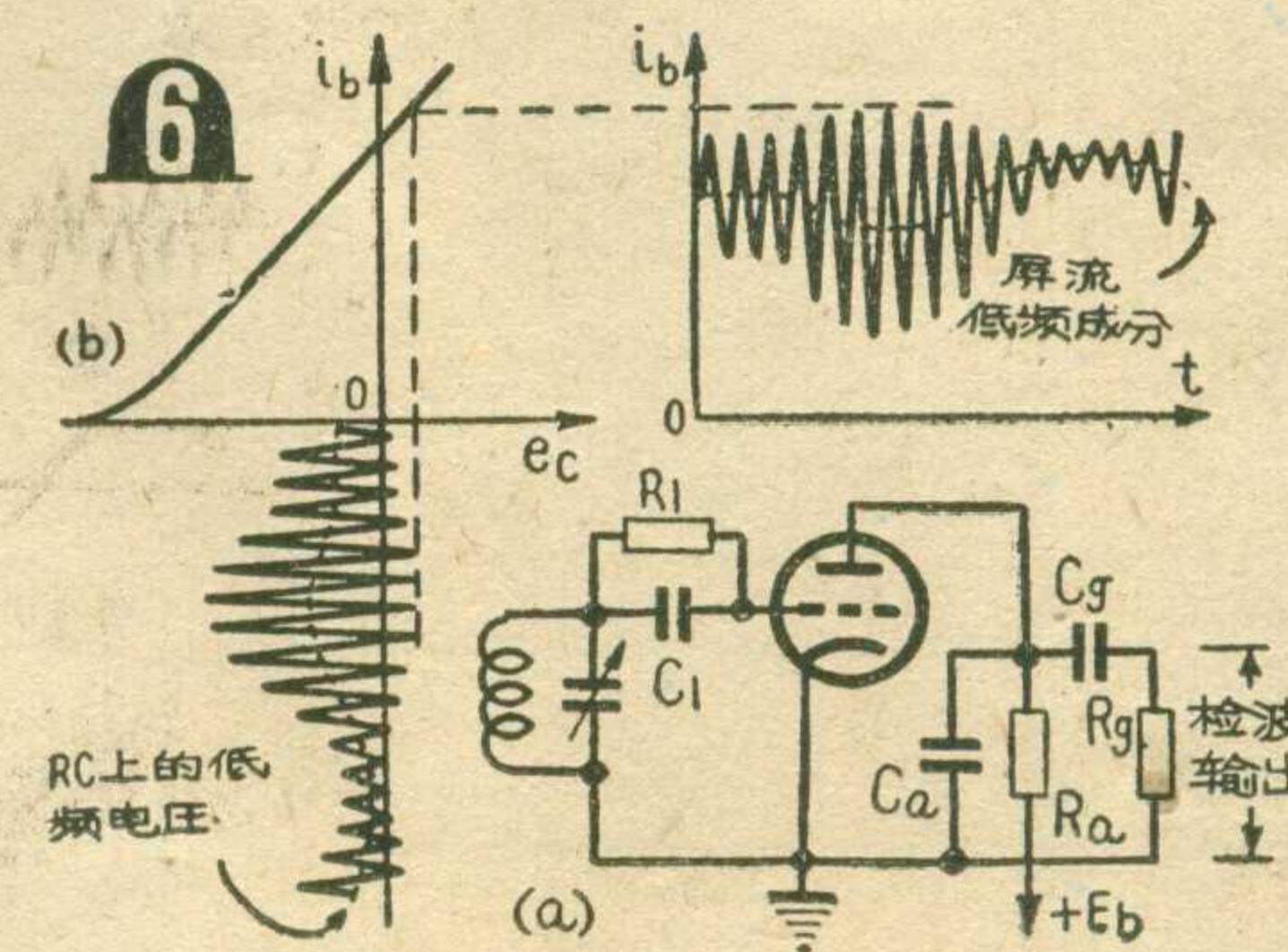如果更細致分析一下这个电路中的过程，就会发现，在电子管的柵极阴极間，除了加有檢波后的低頻电压以外，还加有 $L C$ 振蕩回路中的已調幅电压。这种情况如图6b中纵軸左面的曲綫所示，其中虛綫表示 $R_1 C_1$



上的低頻电压，已調幅高頻电压就迭加在这个电压上。經過三极管放大后，三极管屏极电流的变化情况如图6b右上角的曲綫所示。其中除了虛綫所示的低頻成分外，还包含有直流成分和高頻成分。在屏极接一个电容器 C_a 把高頻旁路，于是在 R_a 上就只有直流电压和低頻电压成分。再用 C_g 把直流电压隔开，就可以在 R_g 上获得随低頻調制信号而变化的低頻电压了。

屏 极 檢 波

屏极檢波是依靠电子管屏流柵压特性的非線性来实现的。它的原理电路如图7a所示。我們在柵极加一个很大的負偏压 E_c ，使屏流剛好截止。这样，当已調幅高頻电压加到柵极上时，只有正半周能使电子管产生屏流，如图7b 所示。由图可見，屏流中也有直流、低頻和高頻三种成分。和前面所談的情况一样， C_a 是高頻旁路电容器， C_g 是隔直流电容器，所以在电阻 R_g 上能得出和低頻調制信号形状相同的电压。

最后简单談一下上述各种檢波方法的优缺点。柵极檢波和屏极檢波由于利用了电子管的放大作用，所以灵敏度較高。如果輸入的已調幅波相同，这两种檢波方法可以得到較大的檢波

輸出电压。但是它們的失真較大。二极管檢波不能把信号放大，而且要消耗一部分輸入功率，灵敏度較低，但是这种檢波的失真較小。当前的无线收音机中，为了保证收音的质量，多采用二极管檢波电路；灵敏度低的缺点，用增加放大級数或放大倍数的方法很容易弥补。

氣管及其應用

余 觉 觉

大家对氖管并不陌生。常用的試电笔就是由氖管和一个高值电阻串联构成的。但是氖管具有什么性质，它还有哪些用途呢？

典型的氖管如图 1a 所示。在充气（氖或氩）的管泡中放置一对相互靠近的金属电极。电极和金属管帽相连。在电路图中，代表氖管的符号如

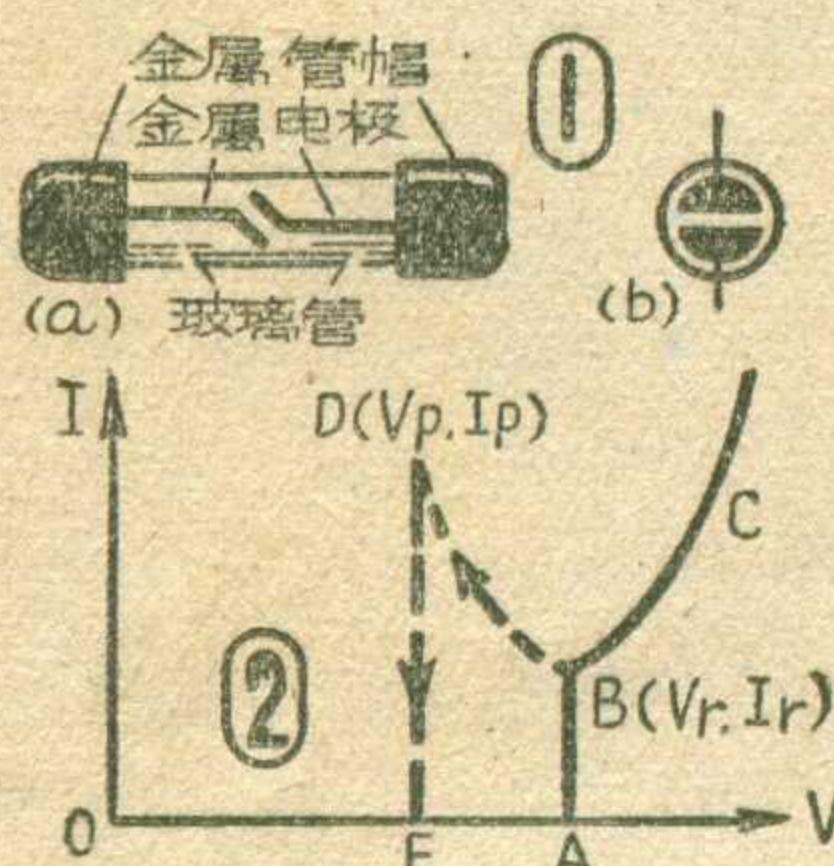


图 1b 所示。在通常情况下，惰性气体是不导电的，因此其电阻值为无穷大。当管子两端加上电压时，随着电压的变化，将出现图 2 所示的伏安特性曲线。

起先，当电压从零逐渐增加时， $I=0$ ，这表明气体是绝缘的。当电压增加到某一定值 V_r 时（A点），电流 I 由零突增至某值 I_r （B点），氖管燃亮。这是由于气体在高电场作用下发生电离，电离后产生的离子和电子参与导电的结果。电压 V_r 是一个重要的参量，称为着火电压（或起辉电压）。

現在若再增加电压，則曲綫將沿
 BC 移動。我們看到，隨着电压的增
 加，电流也相應地增加。但是电压不
 增加時

能超过 V_r 太多，否则将有过多的电流流过，使管子损坏。

有趣的是
另一部分曲綫
 BDE 。如果

把电压降回到 B 点，并由 B 点继续降压，那末，这时管子两端的电压虽然小于着火电压，但仍然保持电离的状态。而且，随着

电压的减小，电流反而增加，这就是所謂負阻現象 (BD 段)。这时管子一直保持亮着。当电压降到 V_D 时 (D 点)，管子就不能再保持电离状态，电流由 I_D 突降为 0，氖管熄灭。 V_D 称为管子的熄灭电压。氖管的一种典型数值是： $V_r=80$ 伏， $V_D=75$ 伏。

以下举例說明氖管的各种用途。

1. 直流指示


氖管与一电阻 R 串联，如图 3 所示，即成一最简单的指示器。只要外加电压 $V > V_r$ ，则不论负载电阻 R 的大小如何，氖管必然起辉，起辉后的电压和电流由负载线和特性曲线的交点而定。但为使管子有一定的亮度，又不损坏管子，通常 R 约 500 千欧～10 兆欧，视具体情况而定。

在常用的乙电电源装置中，若把上述氖管指示器連在直流輸出端，則不仅可以指示电源开关是否接通，而且可以指示是否有直流輸出和直流电的正負端（負端亮，正端暗），由輝光亮度又可大致估計輸出电压的大小。

在电子管二进位計數器中，是由許多個雙穩態觸發器相聯組成。把氖管指示器並聯於每一個雙穩態觸發器中某一電子管（例如右半管）的屏極負載上，就可以指示每一級的通斷狀態，直接讀出數來。

2 交通指示




上述指示器也可用于空

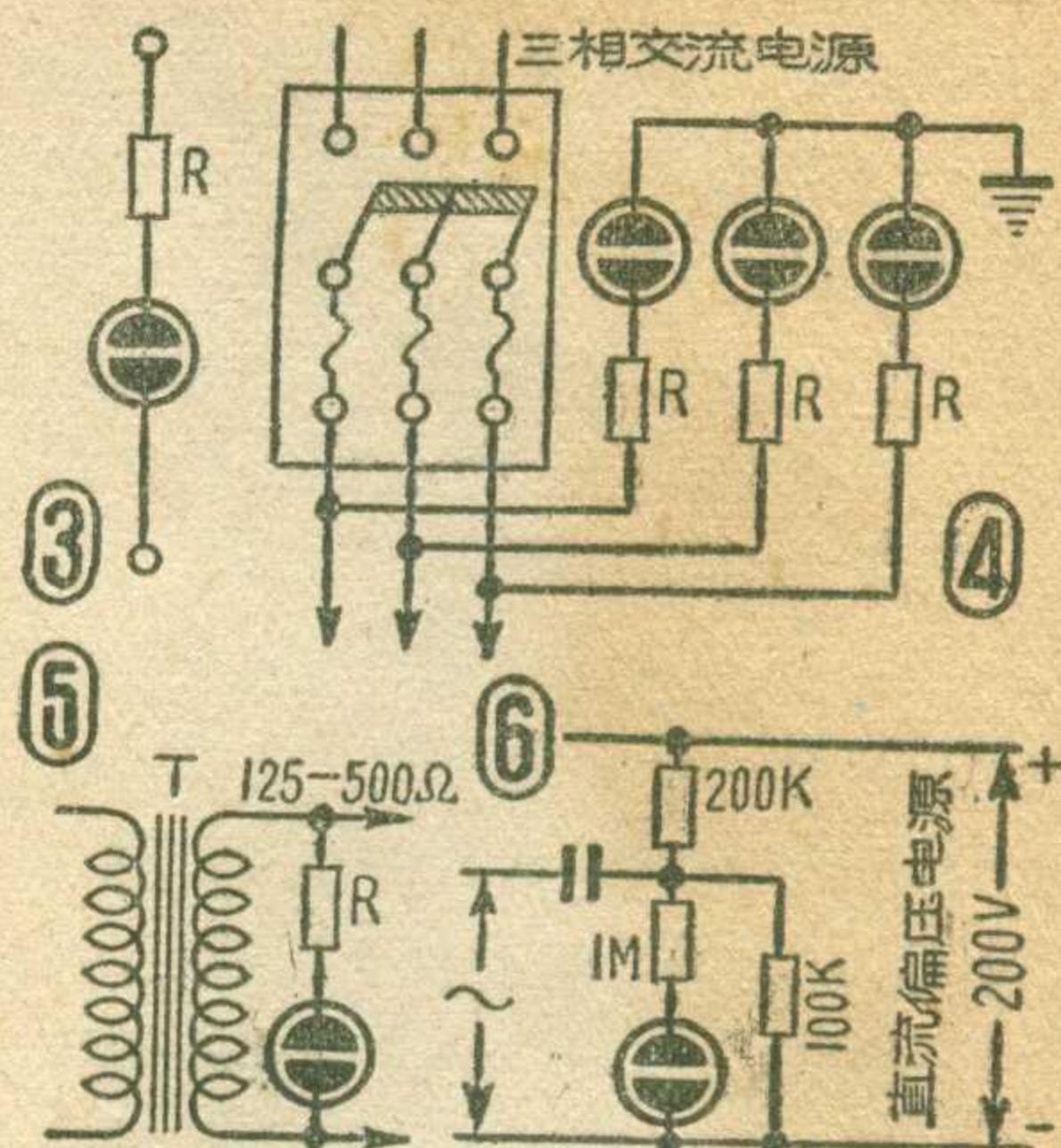

流，只不过交流电的电压是周期变化的，只有当其数值大于 V_r 时，管子才能起辉。与直流指示相比较，有两点区别：①直流指示时是始终放光的，交流时是断续放光的（每周期放光两次）。但每次放光情况相同，而变化又较快，故眼睛看到的仍是较恒定的光。②直流时是单极放光，交流时是双极放光。这也是区分直流，交流的一种方法。

图4所示的是三相电源指示器。当某一相线出问题时，该路氖管不亮，便于检查。和通常采用的灯泡指示器相比，具有耗电少、寿命长、体积小等优点。

图5表示出用氖管做的音量指示器，其中T为大功率扩音机的输出变压器，氖管指示器和其高阻输出端相连。如果输出电压大于氖管的起辉电压，氖管就会燃亮，由氖管的辉光亮度就可以判断音量的大小。对于输出电压较小的小功率扩音机，可将氖

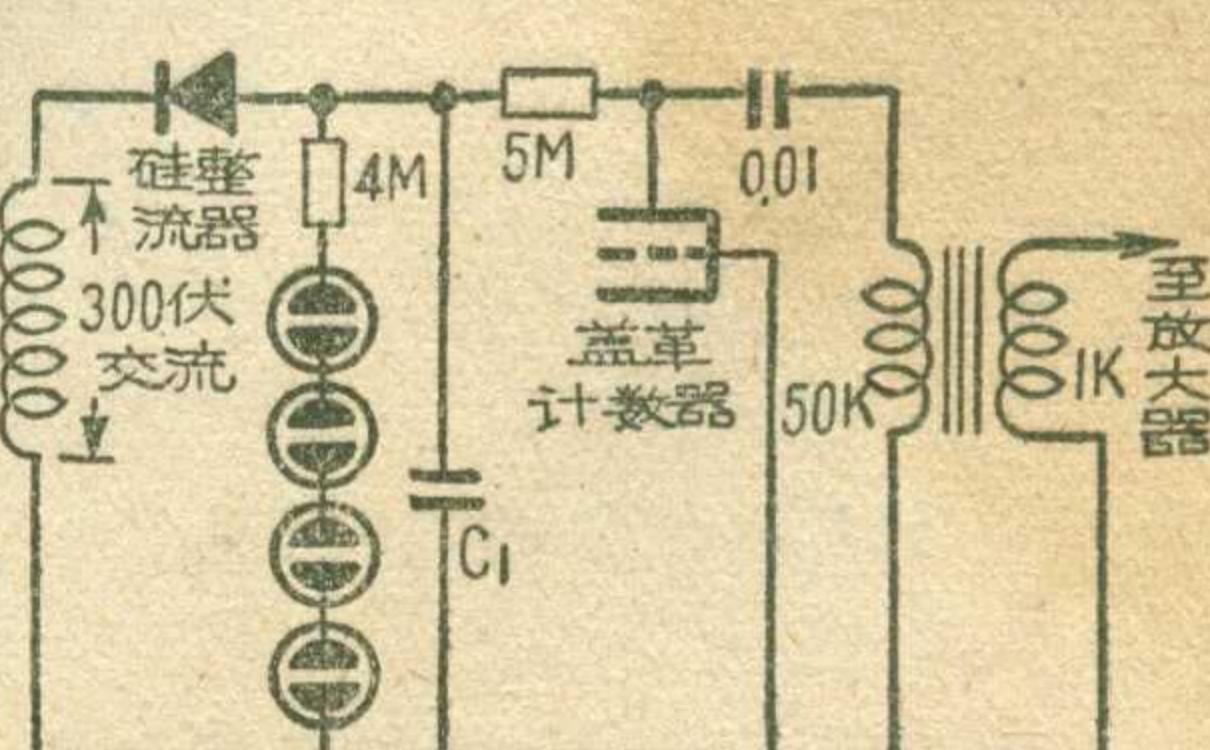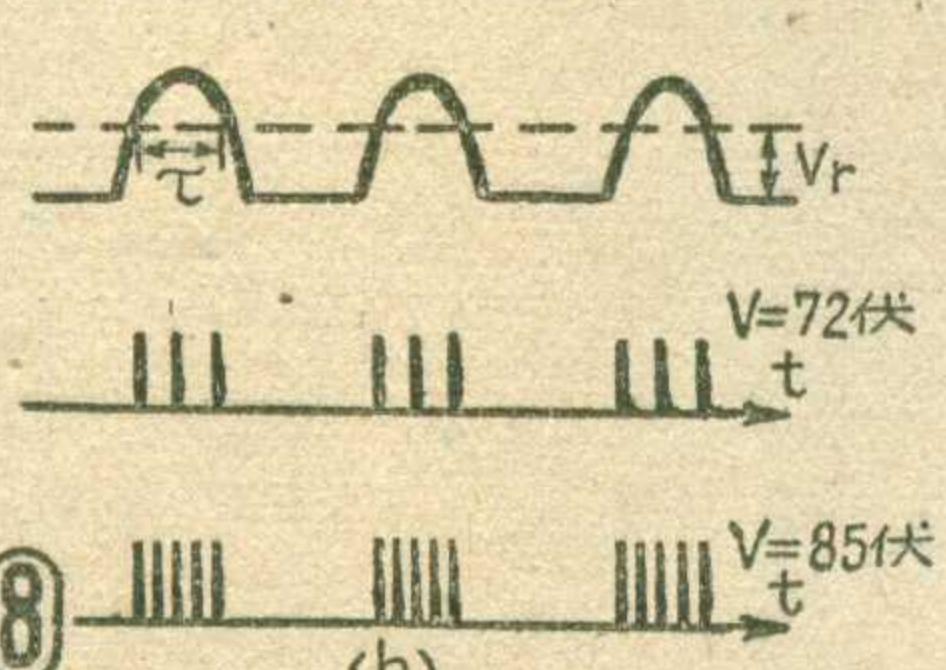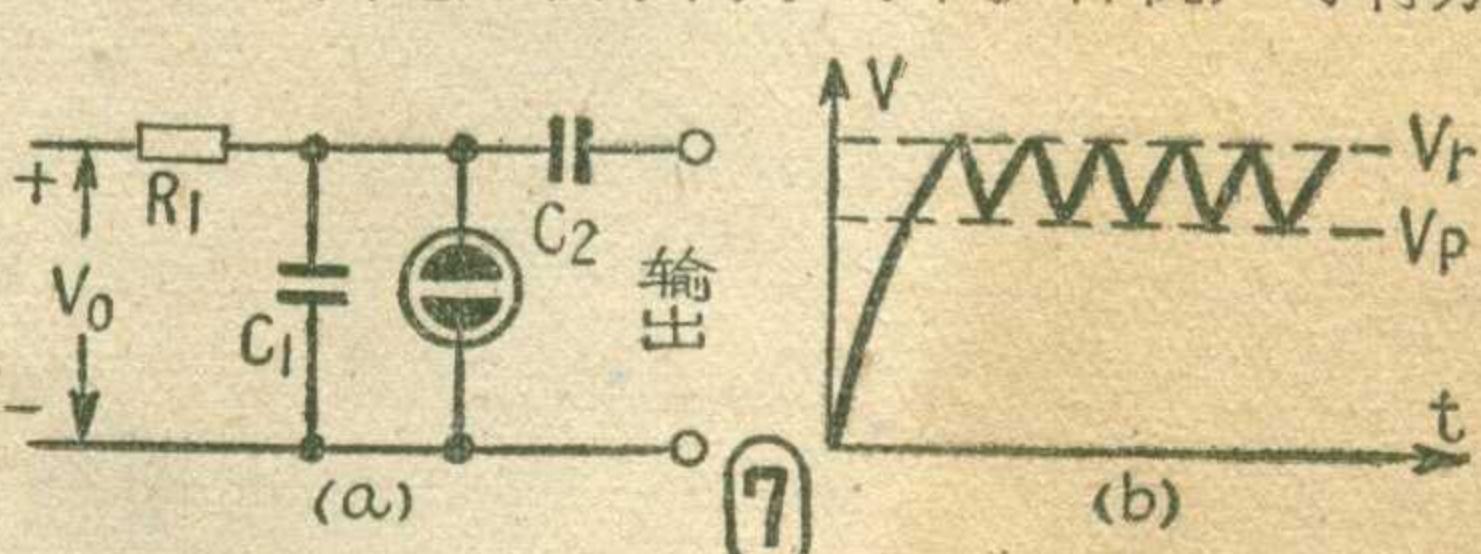

管指示器串上一个隔直流电容器，一起并联在输出变压器的初级线圈上。

在大功率的有线广播电台中，其输出线路往往达几十对之多，如果每对线上都安装了氖管指示器，则对于值班机务员随时了解各路情况、发现问题时极有用。

交流电压的峰值小于 V_r ，也能用氖管指示，只要适当设计电路即可。图 6 就是一例。在无交流信号时，氖管上电压由直流偏压决定，为 $\frac{1}{3} \times 200 = 66.6$ 伏。设起辉电压 $V_r = 80$ 伏，则只要另外加上 $80 - 66.6 = 13.4$ 伏电压即可起辉。10 伏以上的交流电压，其峰值均大于 14 伏，故都能指示出来。类似的电路常用于录音机中，用以指示音量。

3. 锯齿波振荡器

利用氖管可以作成锯齿波振荡器，如图 7a 所示。

当接上电源后， C_1 开始通过 R_1 充电，电压逐渐增加（参看图 7b）。当 $V = V_r$ 时，氖管导电， C_1 通过电阻较小的氖管放电，电压下降；降至 V_p 时，管子熄灭，电阻极大，于是 C_1 停止放电，又开始由电源通过 R_1 充电，于是 C_1 上的电压又上升，到 V_r 时氖

（上接第 7 页）

$$w_2 = \frac{2600}{12} \approx 217 \text{ 圈。}$$

$$d_2 = 0.7 \sqrt[4]{\frac{20 \times 10^{-3}}{3.5}} \approx 0.06 \text{ 毫米。}$$

这样的线径近乎 44 号线，太细，不好绕。考虑到上面选用的铁心已增大，故绕线实际上也可以大大加粗，例如可选用 31 号线。

$$d_1 = d_2 / \sqrt{12} \approx 0.017 \text{ 毫米；}$$

可选用 36 号线。

业余爱好者自己制作时，为方便计，也可以采用一般收音机用的输出变压器（如配合输出管 6V6 用的）。这时虽然体积大了一些，但制作起来却方便得多。这时铁心截面积大致为 1.7 厘米²， $l = 10$ 厘米，那么

$$w_1 = 600 \sqrt{0.5 \times \frac{10}{1.7}} \approx 1000 \text{ 圈。}$$

$$n = \sqrt{\frac{0.75 \times 670}{3.5}} \approx 12。$$

管又亮，电压又下降。这样循环下去，就得到图 7b 所示的一连串锯齿波。此电路可作为简单的音频振荡器。若电路中串接一电键，则可用为电码练习器。

由于氖管电离和复合需要较长的时间，因此这种振荡器的频率不能太高，最大的为几个千赫。典型的值是 $C_1 = 0.1$ 微法， $R_1 = 1$ 兆欧， $V_0 = 90$ 伏，振荡频率约 400 赫。

这种振荡器还可用作电琴，只要适当选择 R_1 和 C_1 的数值，就可得到各种音频。因其输出不是正弦波，而是锯齿波，故谐波甚多，音色丰富。

4. 脉冲发生器

最近，国外杂志介绍了一种氖管脉冲发生器，可用于电视机检修。线路图如图 8a 所示。输入电压由硅整流器整流得半波脉动电压。当 $V > V_r$ 时，氖管导电， C_1 经氖管充电，氖管两端电压下降，氖管又熄灭。然后， C_1 经 R_1 放电， C_1 上电压减小，氖管上电压又增加，可能重新导电。

如果电压在 V_r 以上的时间间隔 τ （图 8b）很小， C_1 来不及在这一时间内放电到较低电压，使氖管重新燃亮，那末在时间 τ 内就只有一个脉冲。当输入电压增大，使 τ 随着增加时，每周内也可以输出三个、五个或更多的脉冲（图 8b）。输出脉冲数与输入电压的实验关系见附表。

因为这些脉冲和交流电源同步，而许多电视台也和电源同步，因此它可以作为一稳定的同步脉冲发生器，用来检修电视机。当其输出加于显象管的阴极或栅极时，将产生一组白线或黑线（视接法而定）。

5. 稳压器

利用氖管可以作为稳压器。但由于氖管允许通过的电流不大，性能又不太稳定，故实际上不太使用。

图 9 表示一用氖管稳压的线路。整流后的半波脉动电压依靠 C_1 的充电及氖管电离放电而达一较稳定的电压。这里负载为一盖革计数管，负载电阻极大，故可用。

输入电压 V	58	64	72	81	85	90	97	102	107	114	120	122	130	134	140
每周脉冲数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

$$w_2 = \frac{1000}{12} \approx 85 \text{ 圈。}$$

更方便的方法是利用 6V6 等管用的输出变压器，初级线圈不动，而只将次级改绕。因为一般这种输出变压器的初级约为 2500~3000 圈左右，若以 3000 圈计算，则

$$w_2 = \frac{3000}{12} \approx 250 \text{ 圈。}$$

[例 2] 用两个 Π6B 等作乙类推挽输出，输出功率设按 100~120 毫瓦考虑，因对携带式收音机来说，这样大的功率已足够，否则就要加大电源的体积，使收音机体积加大，不便携带。电源电压设仍选用 6 伏，则

$$R'_n = \frac{6^2}{1.3 \times 100 \times 10^{-3}} = 277 \text{ 欧；}$$

$$L_1 \geq \frac{2 \times 277}{4 \times 300} = 0.46 \text{ 亨；}$$

$$q \geq \frac{100 \times 10^{-3}}{300} \times 25$$

$$= 8.3 \times 10^{-3} \text{ 厘米}^2$$

$$= 0.83 \text{ 毫米}^2;$$

这样的铁心也极小，一般也可用上述铁心，此时 $q = 0.16 \text{ 厘米}^2$ ， $l = 6 \text{ 厘米}$ ，则

$$w_1 = 350 \sqrt{\frac{0.46 \times 6}{0.16}} = 1450$$

$$= 2 \times 725 \text{ 圈。}$$

$$n = \sqrt{\frac{2 \times 277 \times 0.9}{3.5}} \approx 12;$$

$$w_2 = \frac{1450}{12} \approx 121 \text{ 圈。}$$

如果用一般电子管收音机中的输出变压器的铁心时，如上所述 $q = 1.7 \text{ 厘米}^2$ ， $l = 10 \text{ 厘米}$ ，则

$$w_1 = 350 \sqrt{\frac{0.46 \times 10}{1.7}}$$

$$= 576 \text{ 圈} = 2 \times 288 \text{ 圈；}$$

$$w_2 = \frac{576}{12} = 48 \text{ 圈。}$$

初级绕线可用 0.16 毫米径（约 38 号）漆包线。次级可用 0.64 毫米（即 23 号）漆包线。

漁區收音机修理經驗点滴


• 石 銳 •

漁區使用的干电池式收音机，由於漁业生产的流动性大、气候变化大等特殊条件，最易出現无声、嘯叫声、声音低弱和灵敏度降低等一些故障。笔者結合本身修理工作中的体会，談談这些故障的現象和修理方法，供大家参考。


一 完全无声

这种故障又有以下几种不同現象：

第一種現象：电池插上以后，打开电源开关就沒有声。这多半是由于：

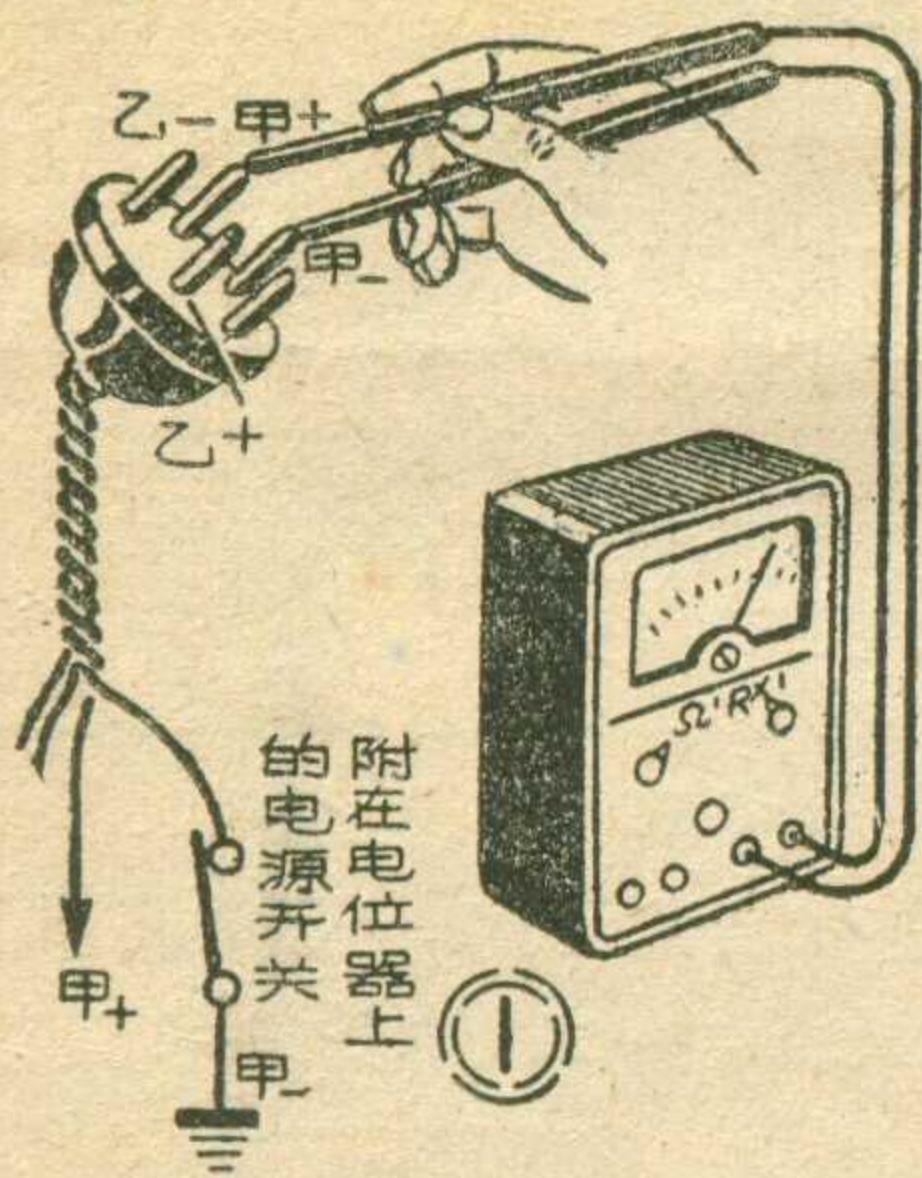

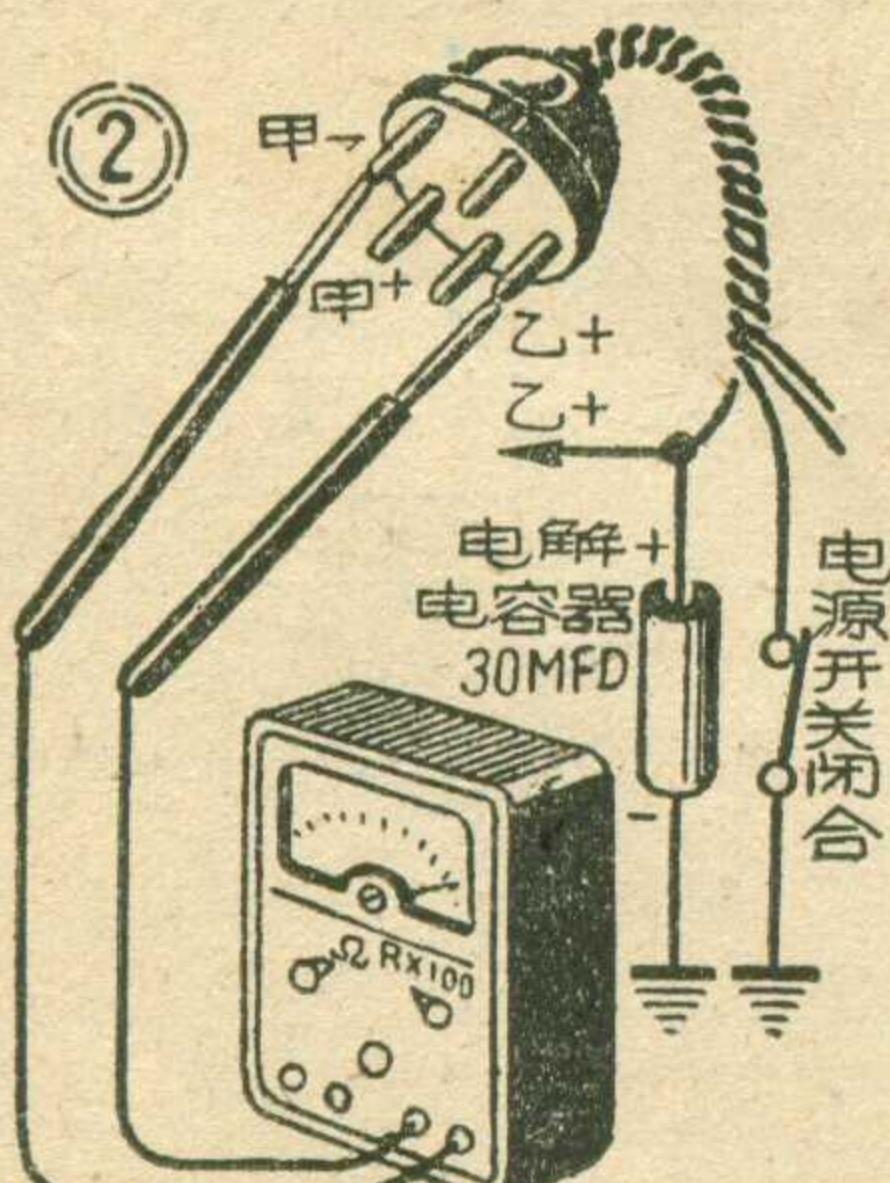
电池插錯；甲、乙电池正极相碰，致使电子管全部燒坏；电池电路不通；管脚接触不良；以及甲电池誤接成串联，把电子管燒老失效等所造成。



这时收音机可以不必从机壳內拆出来。首先用欧姆表，从电池插头开始檢查。先測量灯絲回路。把欧姆表扳到低阻抗 $R \times 1\Omega$ 一档。調准电表的零点位（两根試笔短路，旋零位調節螺絲，使指針指 0）。右手抓住两根試笔，左手拿住电源插头，如图 1 所示，把試棒分別触碰甲+ 和甲-两端插脚上，并将电位器上的电源开关来回反复开、关，如果表針不动，故障多半就出在这个回路里。这可能由于电源开关损坏；甲电池进綫断綫或脱焊；或是电子管全部燒坏。如果电表指数在 4~4.5 欧（以 1A2、1K2 等一套干电池收音机的管子而言）以下，表示电子管完好。如果电表指数超出 4.5 欧，就有可能是个別电子管损坏或者管脚接触不佳。

測試时当电表完全无指数时，还要进一步檢查证实是否是电子管全部燒坏，这只要把电子管拔下一只測量它的灯絲，如果仍旧无指数，则无疑是电子管全部燒坏了。如果測試时电子管完好，那么故障一定是在电源开关，或者甲+、甲-进綫有断路和脱焊之处，这就要把收音机拆出来，沿綫路逐段檢查。

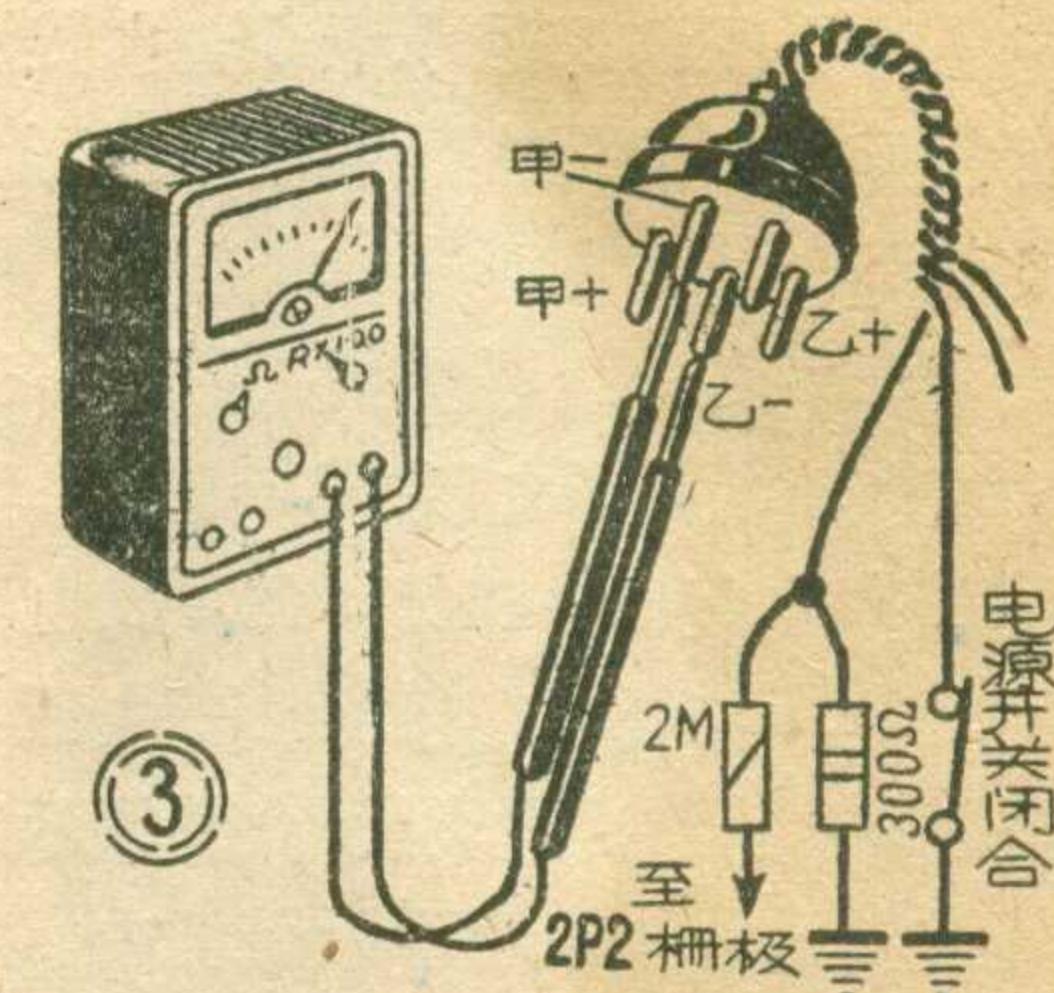測試时如电表指数超出額定数值，欧姆数增大，就要把电子管拔出，逐个分別檢查，找出损坏的电子管。如果电子管沒有损坏，就可能是管座受潮发生銅綠，接触不良而使电阻增高，因为电子管灯絲是全部并联的，倘有一只电子管损坏和接触不良，电




路中的并联电阻就要增大，下表是北京牌电子管直流电阻的一般数据，可供参考。

其次測量乙+回路（接法見图 2）。把欧姆表扳到 $R \times 100\Omega$ 一档。打开电源开关。两試棒接在乙+、甲-一处，当試棒接触被測量处时，如果表針瞬时起动，复又緩緩地回到原位，则說明情况正常；如果表針根本不动，则乙+电路不通；表針指到滿度，则乙+电路中有短路；同时由此也可以推知接在乙+和地之間的大約 30 微法的滤波电容器是否完好，或漏电。假若当試棒接触时，表針瞬时起动很小，說明电容器干了。如果表針起动后停在一處不回来，则說明电容器漏电。

然后再測量乙-回路（接法見图 3）。把欧姆表仍放在 $R \times 100\Omega$ 一档，两試棒在甲-、乙-一处測量。将电源开关打开，电表指針应有 300~500 欧指数（以栅偏分压电阻阻值为准），則证明乙-电路正常。如果电表无指数，则說明乙-电路不通，或者栅偏分压电阻燒断，以及接地脫焊。

第二种現象：收听一段時間以後，声音漸漸低弱，以至无声。这多半是因为电池将用完。可以換接上一组新电池試听，如立即恢复正常，即說明电池部分有问题。但还要檢查一下电池电压低落的原因；并用电表量一下它的电压是否不足。測量时必須

电子管	灯絲直流电阻
1A2(1A2Π)	28 欧
1K2(1K2Π)	28 欧
1B2(1B2Π)	28 欧
2P2(2Π2Π)	14 欧(1—7 联)

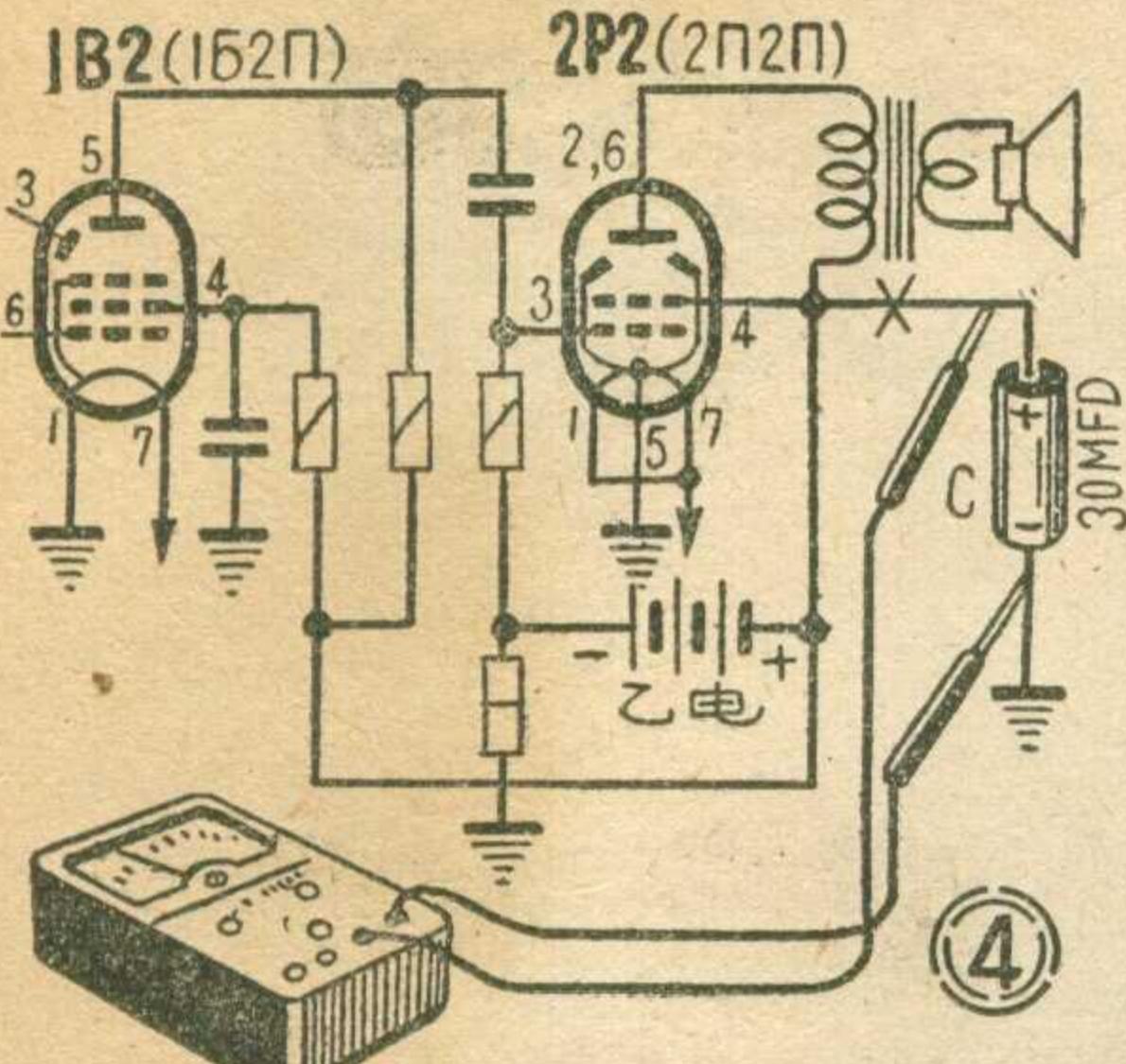

把电池接到收音机上工作（給电池加上負荷）时测量才准确，因为电压不足可能是由于内部有个別电池霉烂，或某处綫头焊接不良，以致內阻增大。如不加負荷測量，測得的电压还是差不多的，加上負荷才显著。遇到这种情况，如是使用不久的新电池，可拆开来，去掉个別坏电池，重新接入好电池，仍可繼續使用。

有些电池組乙电尚可以应用，甲电稍有低落，声音就小了。这是因为有些收音机，在甲十端串接一只降压电阻，把电压降到适合电子管灯絲需要的数值。当甲电池电压稍有低落时，如果电子管又稍微老一点，就不能工作了。这时把降压电阻用銅綫短路，就可以恢复正常。

一般加上負荷測量时，甲电保持1.3伏、乙电保持70伏还可以勉强应用，不过音量稍觉小一些。

第三種現象：突然无声。在漁区使用的条件下，多半是輸出变压器损坏所致。遇到这种現象时，先不要插电池，将欧姆表扳到 $R \times 1$ 欧档，用正极試笔接乙十进綫处，負試笔輕碰强放管（如2P2）的屏极，如果变压器綫圈未断路，就能听到咯咯的声音，否則就有問題。

二 嘩叫声

嘩叫声大多由于并連在乙十电路的退交連电解电容器损坏所引起。这个电容器使用日久变质，容量減小或受潮霉烂后，将失去退交連作用，使末級功率放大管的音頻电流交連到前面电路，引起振蕩嘩叫声。

此外，从图4可見电容器C是并接在乙十和地之間的。如果发生漏电，则将額外消耗乙电池的电能，因为大部分干电池式收音机不用时乙电源是不断开的。

檢查电容器C是否漏电或枯干，可以用前述方法，用欧姆表在电源插头上乙十和甲一之間測量；也可以把电容器一端（图4中“×”号处）燙下来測量。假使收音机已經插上电源試听过，那末，在測量前必須先用小螺絲刀同时触碰电容器焊开的一端和底板，作一次短路放电，因为电容器內充有大量电荷，如馬上接到电表上去量，会使表針猛振而受損。

此外，还可能由于下列几种原因引起另外一些嘩叫声：

1. 低頻电压放大管（例如1B2）的栅极接綫太长，或与屏极接綫靠得太近，以致产生回輸引起嘩叫。

2. 中頻变压器調得太尖。特別是用三只中頻变压器时，最易产生。

3. 自动音量控制电路中的滤波电容器开路，产生高頻的刺耳叫声。

4. 音量控制电位器內部炭精片日久磨損，接触不良，当轉动时就发生叫声。

5. 变頻电子管振蕩部分产生高頻寄生振蕩而出現叫声。一般是因为振蕩栅漏电阻用得太大，这只电阻的阻值，以1A2來說，通常是用50千欧，不宜超过100千欧，否則就会产生狂叫。

三 声音低弱， 收听电台少

这种故障是比较复杂而难于处理的；在电池式收音机中，大致是由下列几种情况所造成的。

1. 电池将完，电压不足。这可以先用电压表量一量，如果差得不多，可再换上一套标准电池試試；假如声音正常，可进一步仔細檢查电池部分；如声音仍旧低弱，那么故障不在电池。

2. 个别电子管衰老或全部衰老。可先把第一級中放管調換一只良好的試試，如感觉稍有提高，可以再依次

調換各級，以达到音量正常为止。

3. 中頻变压器受潮或失調。遇到这种情况，需要把它重新調整一下。先收到600~900千赫內的某电台，用小螺絲刀慢慢旋动中頻变压器的微調螺絲，使发音增大到最响为止。調整次序要从后到前。然后再收听一个900千赫以上的电台，調整并連在調諧回路上的小微調电容器，使声音最响。

如果經過調整，仍旧不能达到要求，或者根本不起作用，那么中頻变压器可能有問題，可換一只新的試試，先換輸出級，后換輸入級。

4. 电压放大管屏負荷电阻或帘栅电阻变值也是常見的。檢查时用电压表測量該管的屏极和帘栅极对地的电压。一般屏压約在28伏；帘栅压約为18伏。如果相差过大，則可能是电阻变值，需要适当調換。

5. 第一中放管交連电容器漏电。檢查时，将电压表扳到50伏一档，負試笔接底板，正試笔触触第二只中放管的栅极；如果电表稍有指示，表示电容器有漏电；反之如果表針后退，或者沒有指数，則表示沒有漏电。


6. 丙負电阻变值。这时，功率放大管負偏压增高，以致輸出功率低，发音低弱。拿2P2管來說，应在4.5~7伏之間，不宜相差太多，否則就发生声小或失真。

7. 揚声器磁性消失。揚声器磁性減退或受潮而使声音低落的情况，在漁区收音机中也是常見的。檢查时，可将欧姆表扳到 $R \times 1$ 一档，用两試笔触碰揚声器的音圈，如听到咯咯声，表示磁性尚好。如果发生沙沙之声就有問題。可另換一个新揚声器試驗。

8. 線圈受潮。如不太严重，可拆下来烘烤或在蜡中煮一下去除潮气。

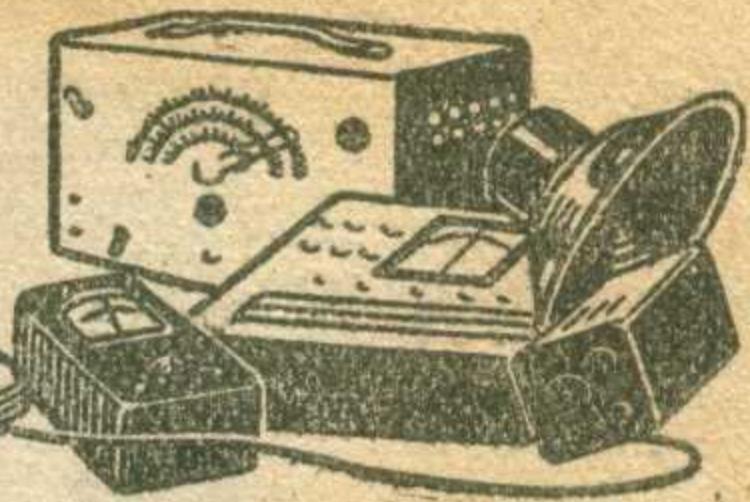9. 双連可变电容器或小微調电容器霉烂而漏电。

收音机发声輕弱，除以上各种可能原因外，当然还有其它原因，因为它与整个綫路的结构和零件的优劣有关。必須耐心檢查和分析，才能順利地消除故障。




栗新华

一、度盘拉线走法

收音机由調諧旋軸通過拉線帶動雙連調諧電容器，決定接收哪個電台的廣播。也有些調感式收音機是帶動線圈鐵心來調諧找電台的。同時，拉線也帶動指針，從度盤上指示出所收電台的頻率。目前常見的收音機，從外形上看，一種是頻率度盤在收音機木箱正面右上角成長方形；另一種在正面下方成一長條。由於頻率度盤的位置不同，拉線的走法也有差別。頻率度盤在右上角的拉線方法參看圖1。

從圖1可看出，拉線圓盤中心有個凸起的固定卡環，卡環側面有固定螺釘將卡環緊固在雙連的動片軸上（雙連已裝在支架上），當拉線帶動拉線盤轉動時，雙連電容器就隨着轉動。調諧旋軸直接裝在鐵底板上，它伸出收音機木箱外面，裝上膠鉗，就是調諧電台的旋鈕。拉線小滑輪靠滑輪鉤軸裝在支架鐵板上，小滑輪能在鉤軸上自由轉動。滑輪支架鐵板，一般也叫“前臉”，它裝固在收音機鐵底板上。它可以是整塊鐵板（或鋁板），也可用鐵板條，以節省用料。

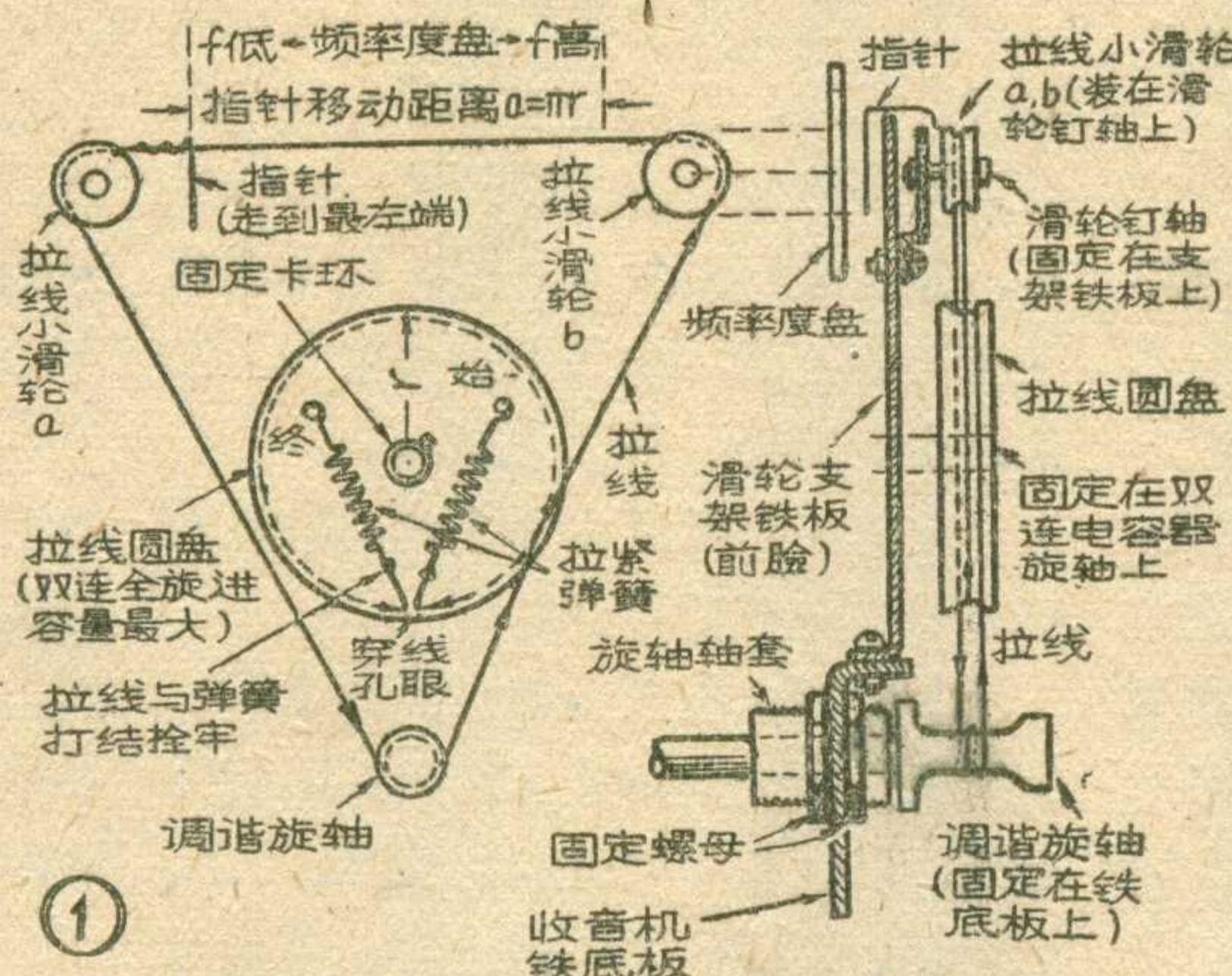挂這種度盤拉線時，拉線的走法如圖中箭頭所示。首先將拉線一头從拉線圓盤側面的穿線孔眼穿入，和拉緊彈簧打結拴牢。這時彈簧暫不挂在拉線圓盤的挂



彈簧孔眼上，待拉線走完后再挂会拉得紧些。

如拉緊彈簧的彈性够強，拉線始端的彈簧可以省去，這樣可將拉線始端綁在圓盤中心的固定卡環上。這種彈簧可用民族乐器揚琴的鋼絲弦（28~30号），在直徑1.5~2毫米的鐵絲上一圈挨一圈的繞成。拉線可用胡琴子弦或細塑料繩，釣魚的魚繩也可以使用。


拉線始端拴好後，挂到小滑輪b上稍拉緊。這時雙連會被圓盤帶動至全旋進容量最大的位置。接着將拉線走過小滑輪a的走線凹槽，再走向調諧旋軸，在軸上繞一圈後沿箭頭方向去拉線圓盤。這時，拉線在圓盤上應繞在第二條槽內，且不要和始端拉線重


迭交疊，沿圓盤凹槽走半圈多到穿線孔眼處穿進去與終端彈簧打結拴牢。拉線挂好後，用尖咀鉗夾住彈簧沒有拴拉線的一頭挂在圓盤的挂彈簧孔眼上。

頻率度盤在收音機正面成一長條的拉線方法，請參看圖2、3，它們使用材料相同。圖2拉線是在同一平面上走動。但圖3由於有兩個小滑輪橫放，安裝指針的一段拉線向外伸出一段等於小滑輪直徑的距離。圖2的走線方向與圖1、3的相反，結果頻率度盤標示頻率的方向也相反。低頻電台在右側，高頻電台在左側。可按所用頻率度盤的刻度和位置，選用適合的走線方法。

拉線圓盤穿線孔眼所處的位置很重要，應該叫它接近拉線始端去第一個小滑輪（圖1中b、圖2中a），或調諧旋軸（如圖3）等第一個轉折點，而拉線終端又需要在拉線圓盤上至少圍繞大半个圓周（大於180°）。這樣才能保證拉線圓盤能夠靈活地帶動雙連調諧電容器在容量最大至容量最小的180°範圍內轉動（參看圖1、2、3）。松開圓盤的固定卡環，可以改變穿線孔眼的位置，調整到合適位置後再加以緊固。

圖1、2、3中各指針的移動距離

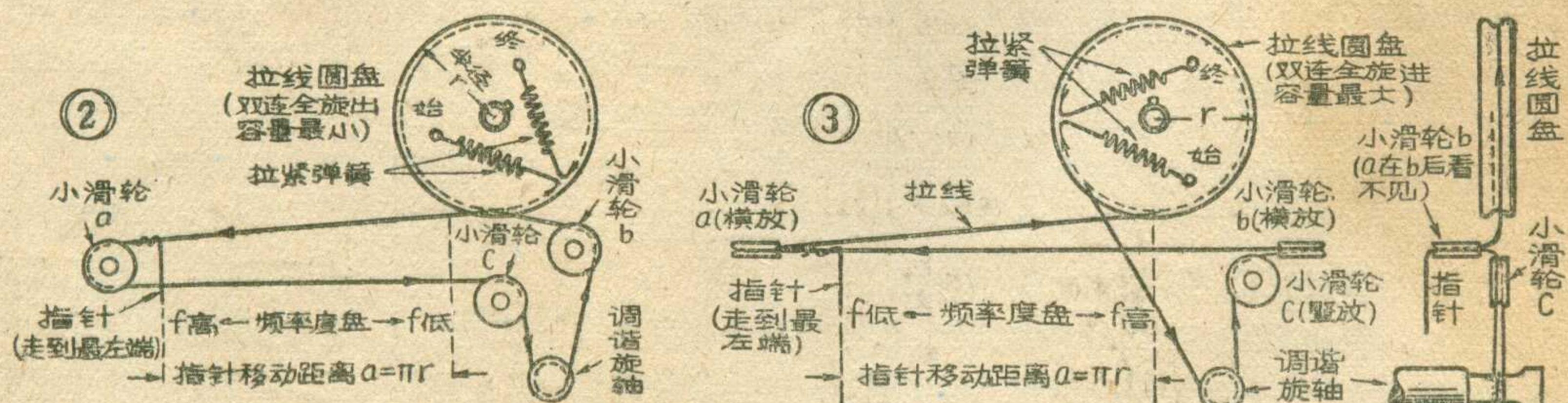

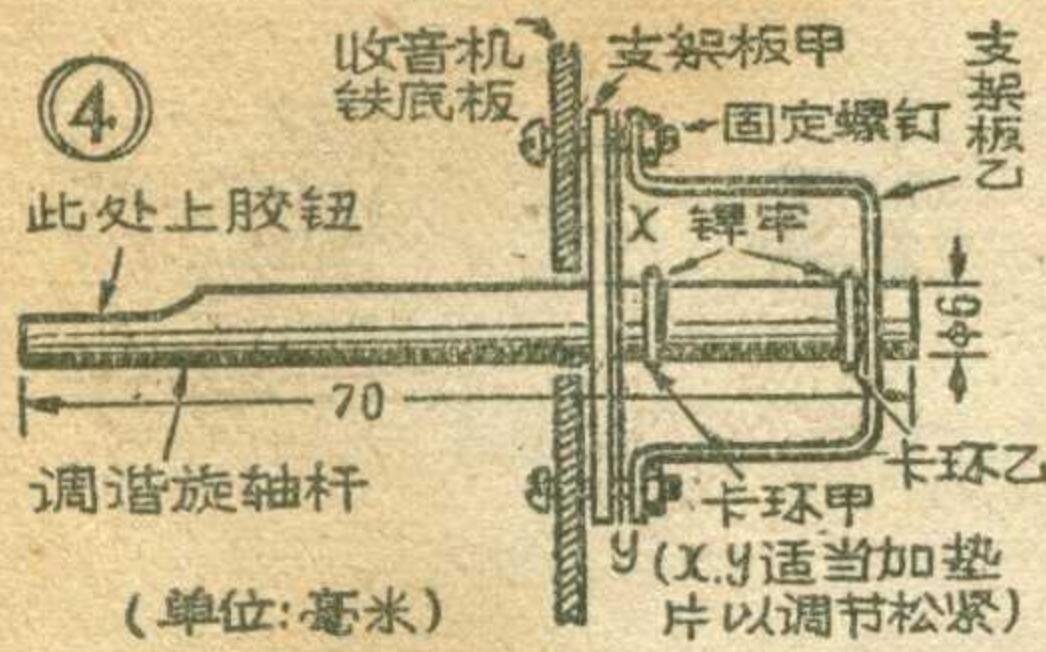

用廢收音机铁底板，或其它厚1~1.5毫米的金属板。它们的尺寸和弯折成形方法，请参看图5、6。



甲、乙卡环，可用1.5~2毫米的铁丝或铜丝做成一个圆环，套在旋轴上，并和旋轴焊牢。卡环与旋轴焊接的位置，可在两支架板做成功后经过试装确定。焊接后，用小圆锉光滑。

安装时，先将旋轴左端插入支架板甲的中心圆孔，形成旋轴左端的轴承。再将支架板乙的中心圆孔套入旋轴右端，形成旋轴右端的轴承。最后将两个支架板与收音机底板用螺钉固定好就行了。

两支架板中心圆孔的直径，应比旋轴稍大，以保证旋动灵活，但也不要过份松动。收音机铁底板穿过旋轴的孔眼也要比旋轴直径稍大；假如恰好合适，就可省去支架板甲。安装后如出现旋轴不易转动的毛病，可将支架板中心圆孔部分再向一边弯些，以减少夹持力。必要时可在两支架板间垫入硬纸板，以调节松紧。

支架板可用手锯，或手拿锯条锯开，如锯条也没有，也还可以用冲子切裁。切时，可将铁板底下垫上较平整的硬铁块（可利用斧头侧面），一手拿冲子使刀口对正要切的部位，另一手拿锤子锤打它的平顶，可将铁板切成裂口，再用钳子扳折，就能顺利地沿切口裁下。切下后用锉平就行了。

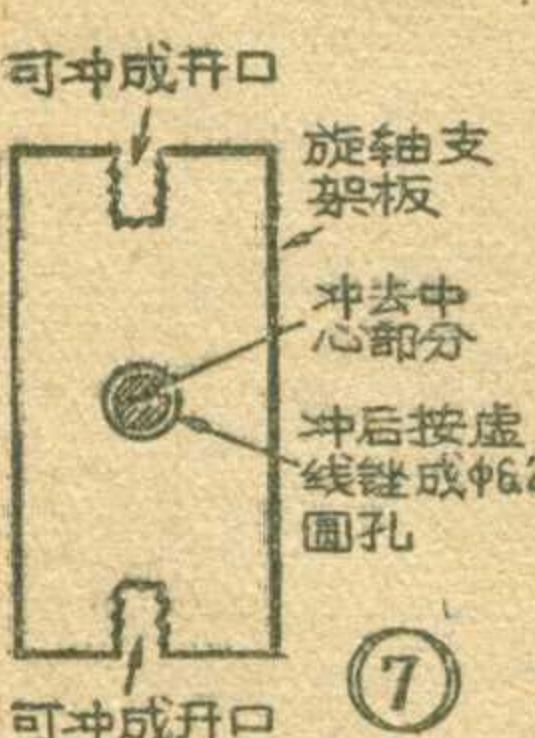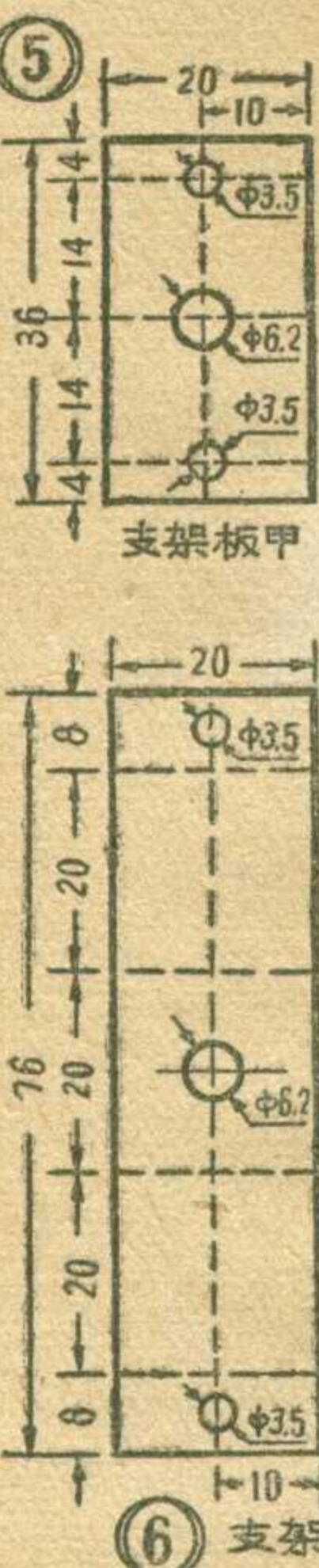假如没有手摇钻，对图2、3两支架板上的孔眼，可用冲子冲制（参看图7）。两端上螺钉的孔眼可冲成开口状，刚冲出的开口边上有毛刺，如无







二. 几种度盘 拉綫零件的 自制方法

下面想把度盘拉綫中的調諧旋軸、拉綫圓盤、拉綫小滑輪等几种不易找全的零件，就个人不成熟的体会，談談自制方法，供大家参考。

1. 調諧旋軸

制成的结构如图4。調諧旋軸杆可利用坏再生可变电容器或坏电位器軸柄、或用直徑6毫米左右的铁棍材料（如铁炉钩或建筑鋼筋头等）截取适当长度后将表面锉平整代用。

两块旋軸支架板，可利

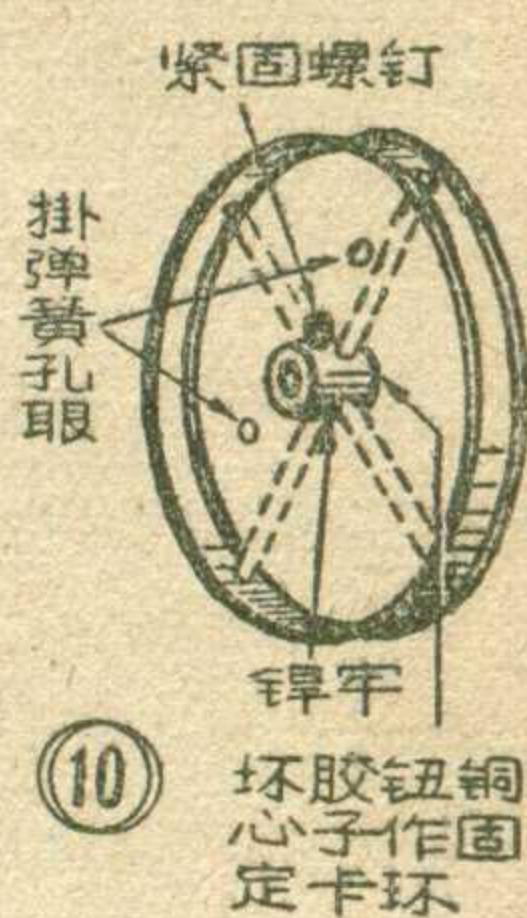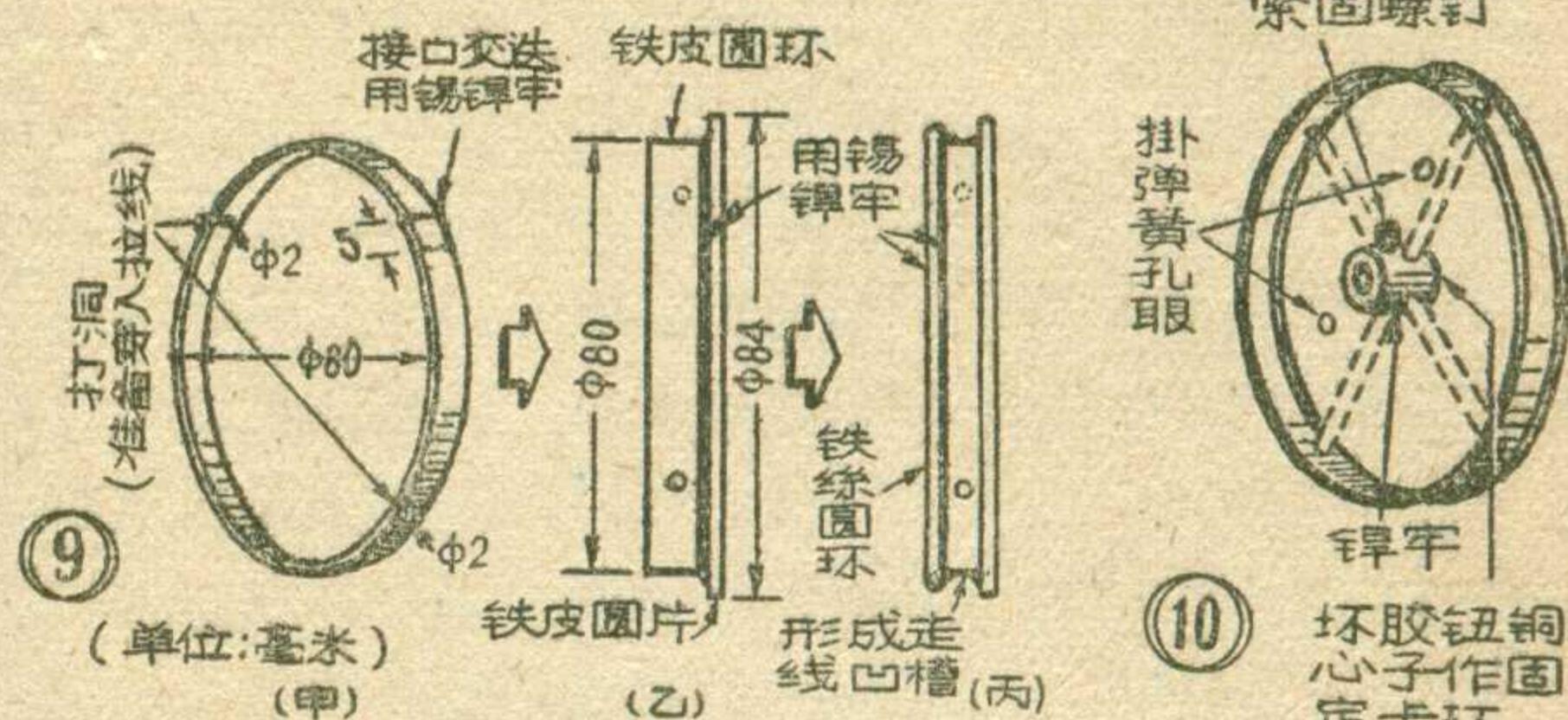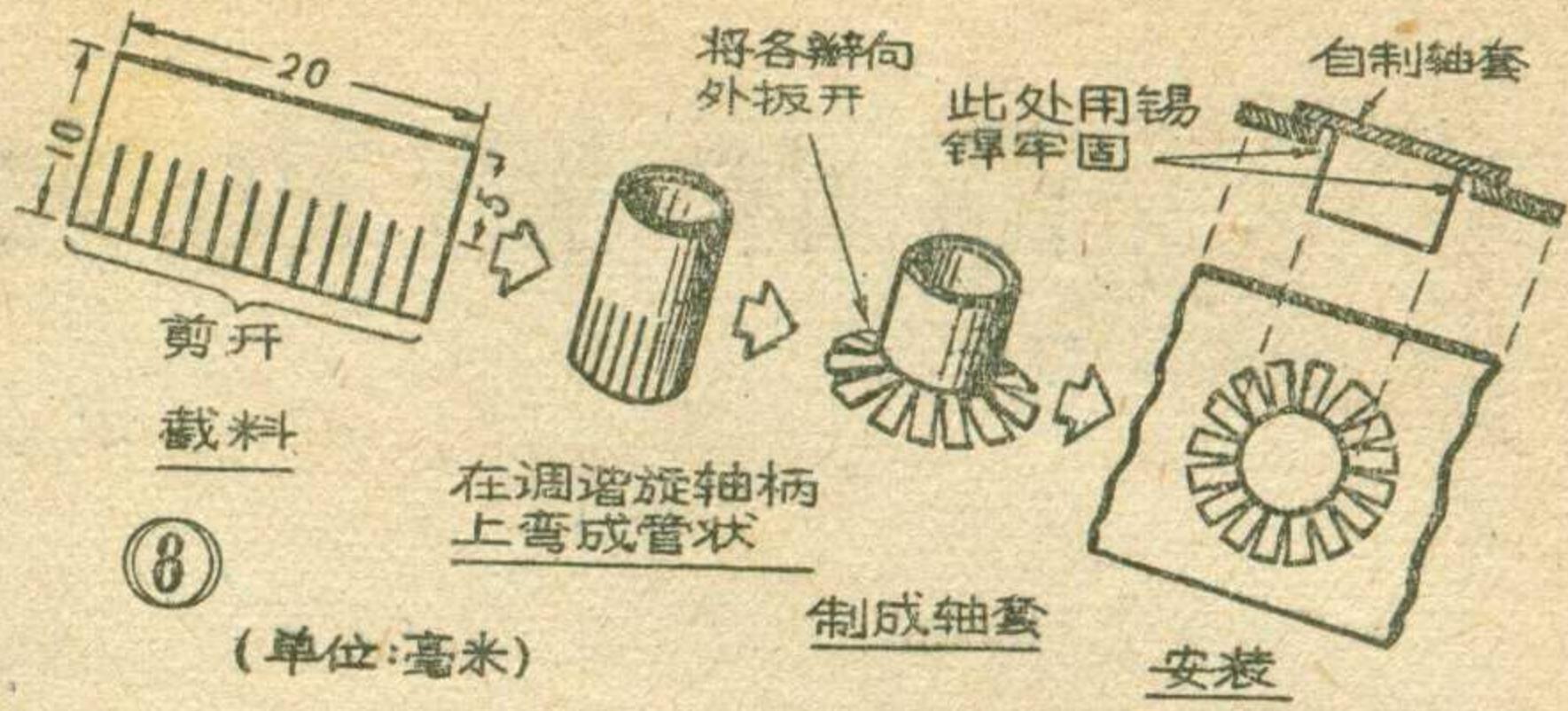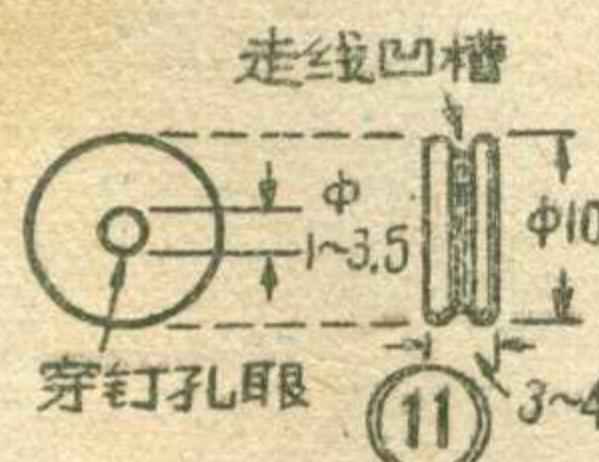

小扁锉也可不去锉平，不致妨碍上螺钉。但中间孔眼是旋轴轴承，内表面需平整，所以应先冲切一较小的洞，然后再用小圆锉锉成直径符合需要的圆洞。



假如也没有小圆锉，建议用罐头盒等薄铁皮按图8制成轴套。底板和两块支架板上准备穿轴的位置用冲子切成直径大些的洞，把轴套插进洞，用锡焊牢。

如果由于底板结构的需要，拉綫要走在底板外侧时，可以把支架板安装在底板外侧。

2. 拉綫圓盤

自制拉綫圓盤，可利用直徑60~100毫米左右的罐头盒或大口瓶子的铁皮盖改制；也可以用薄铁皮焊制，即首先剪一条宽10毫米、长256毫米的薄铁皮，圈成圆环，在搭头处交迭5毫米左右用锡焊牢。这样便可做成一个如图9甲所示直徑80毫米左右的圆环。圆环的周长可根据需要按照前面介绍的计算方法确定。

然后剪一块直徑84毫米左右的圓
(下轉第20頁)

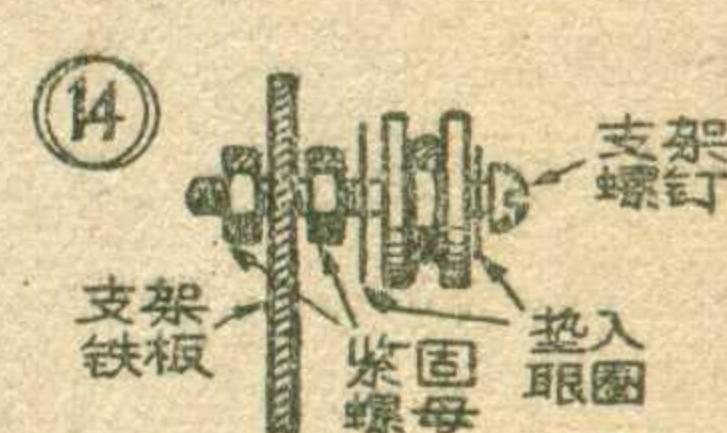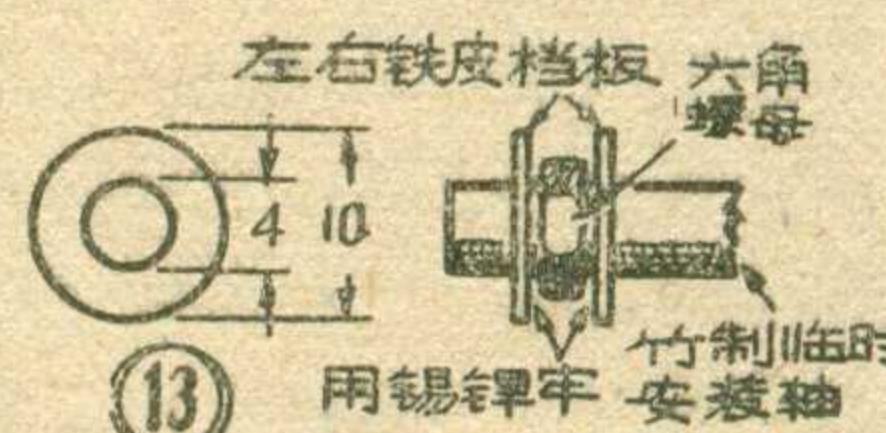


晶体管放大器的工作点

朱邦俊

和电子管放大器一样，晶体管放大器工作点的选择在于确定没有信号时各个电极上的直流电流和电压。

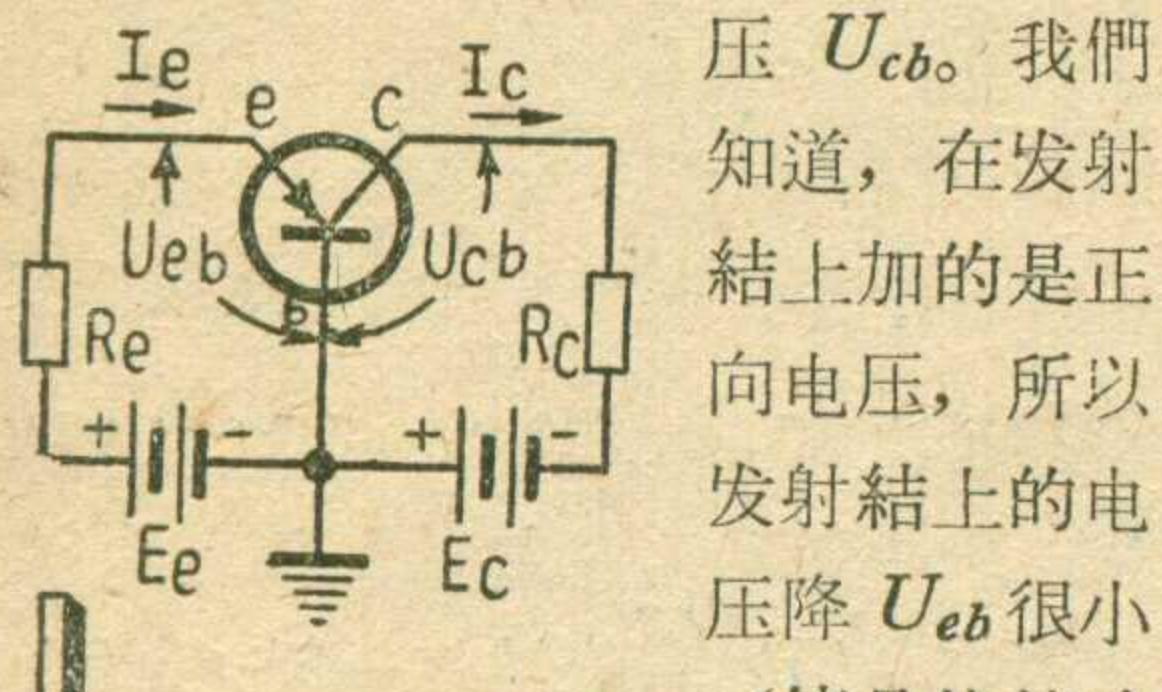如果利用两个独立的电源 E_e 和 E_c 来给晶体管供电（图 1），就很容易确定它的工作点，即无信号时的发射极电流 I_e ，集电极电流 I_c 和集电极电压 U_{cb} 。我们



知道，在发射结上加的是正向电压，所以发射结上的电压降 U_{eb} 很小（锗晶体管为 0.15~0.3 伏，硅晶体管约为 0.5 伏）。因此，实际上可以认为 I_e 只由电阻 R_e 来决定，即

$$I_e = E_e / R_e, \dots \quad (1)$$

$$\text{集电极电流 } I_c = \alpha I_e + I_{co}, \dots \quad (2)$$

$$\text{集电极电压 } U_{cb} = -(E_c - I_c R_c). \dots \quad (3)$$

根据这些式子，就可以确定出 R_e 和 R_c 的数值，也就是确定出工作点来。在式 (2) 中， α 是晶体管的共基极短路电流放大系数， I_{co} 是集电极反向电流。这个电流不受发射极电流的控制，而只决定于晶体管的结构和温度。对于一般小功率晶体管（如 T6），在室温下的 I_{co} 约为 2~15 微安。温度升高 10°C ， I_{co} 约增加一倍。 I_{co} 随温度的增加，会使集电极电流 I_c 增加。也就是说，晶体管的工作点会随温度的变化而变化。工作点的变化会使工作条件变坏，如使晶体管参数变化，放大量减小，造成失真等等。不仅如此， I_c 的增加将使集电极损耗增加，温度就会进一步升高，使 I_c 继续增加，这样循环下去，最后有可能使 I_c 超过额定值，使晶体管完全不能工作。因此，在使用晶体管时，要考虑工作点对温度的稳定性问题：

对于不同的电路， I_{co} 的增加使

I_c 增加的程度是不同的，也就是 I_{co} 的变化对工作点的影响程度不同。在图 1 的电路中， I_c 由式 (2) 决定。一般晶体管的 α 在 0.9~1.0 的范围内，而 I_e 比 I_{co} 大好几十倍，所以 I_{co} 随温度变化时，对 I_c 的影响很小。因此当温度变化时，这个电路的工作点基本上是稳定的。

大家知道，即使是两个型号相同的晶体管，由于制造工艺上的原因，它们的参数也会有差别。同一个电路，用这个晶体管时工作点正合适，换用另一个晶体管时工作点就变了。所以在使用晶体管时，还要考虑工作点在换用晶体管时的稳定性问题。在图 1 的电路中，换用晶体管时，虽然 α 和 I_{co} 都改变了，但是 α 的改变不大（在 0.9~1.0 的范围内，最多变化零点零几），而 I_{co} 的改变对 I_c 的影响不大，所以 I_c 基本上不变，工作点还是很稳定的。

这个电路的缺点是需要用两个独立的电源。在实际应用的电路中，常用一个电源供电。最简单的由一个电源供电的电路如图 2 所示。这个电路中，电源通过 R_b 供给基极电流。由于 U_{be} 很小，实际上可以认为

$$I_b = E / R_b. \dots \quad (4)$$

另外将 $I_e = I_c + I_b$ 代入式 (2)，得

$$I_c = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_b + \frac{1}{1-\alpha} I_{co} \\ = \beta I_b + (1+\beta) I_{co}, \dots \quad (5)$$

$$\text{而 } U_{ce} = -(E - I_c R_c). \dots \quad (6)$$






根据这些式子可以确定出 I_b 、 I_c 和 U_{ce} ，即晶体管的工作点。式中 $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$ 是晶体管共发射极短路电流放大系数。当 $\alpha = 0.9$ 时， $\beta = 9$ ； $\alpha = 0.95$ 时， $\beta = 19$ ； $\alpha = 0.99$ 时， $\beta = 99$ 。由此可见，当两个晶体管的 α 相差很小时，它们的 β 可能相差很大。

从式 (5) 可以看到，当 I_{co} 因温度增加而增加 ΔI_{co} 时， I_c 就要增加 $(1+\beta) \Delta I_{co}$ 。另一方面，在正常

温度下， I_{co} 的大小和基极电流 I_b 的大小是可以相比的。因此， I_{co} 的变化对 I_c 的影响很大，也就是工作点随温度的改变很大。

另外，由于同型号的各个晶体管的 β 以及 I_{co} 可能相差很大，所以当更换管子时，根据式 (5)， I_c 也将变化，也就是工作点改变了。因此，在使用这种电路时，对每一个具体的管子， R_b 不能直接用电路中标的数值，而需要另外选用一个和所标数值相近的数值。例如，在简单的收音机中，可以根据耳机中的声音强弱和好坏来选一个合适的电阻 R_b 。

为了使工作点稳定，可以采用各种不同的办法。图 3 是一种简单的稳定电

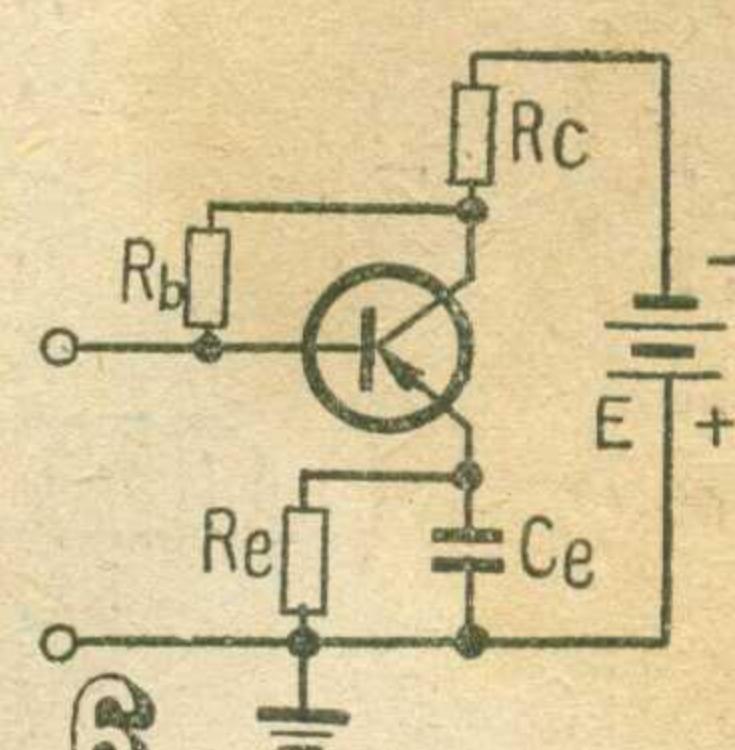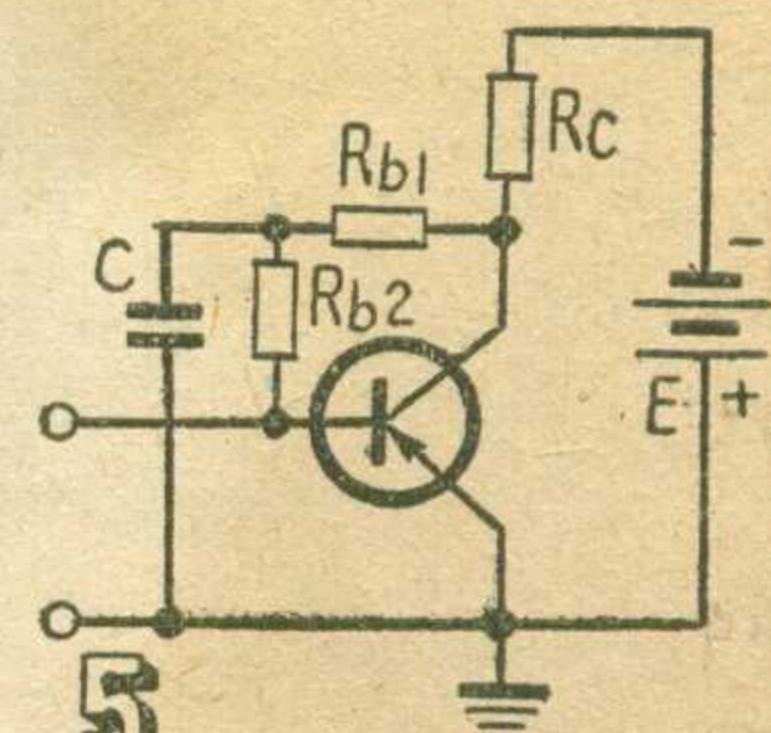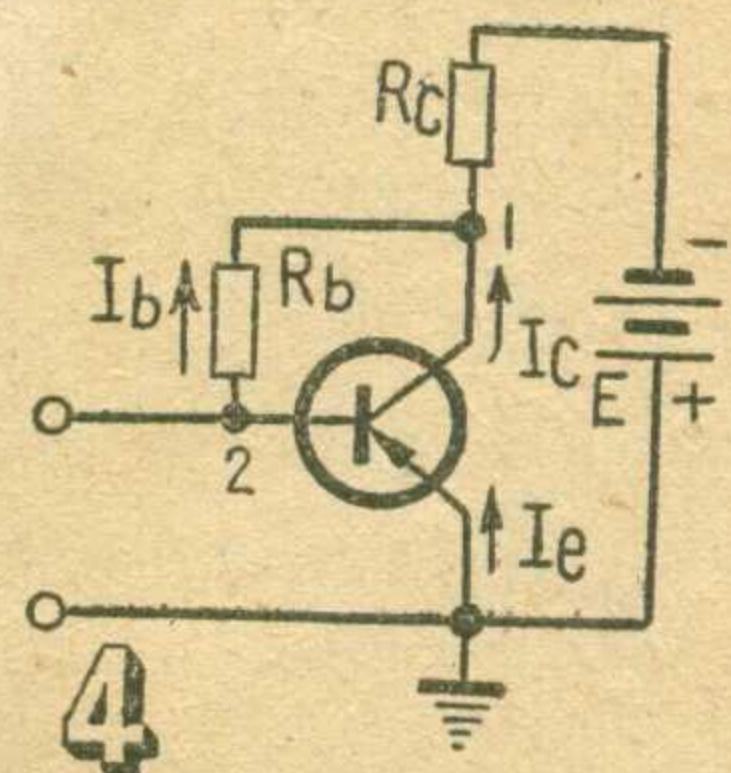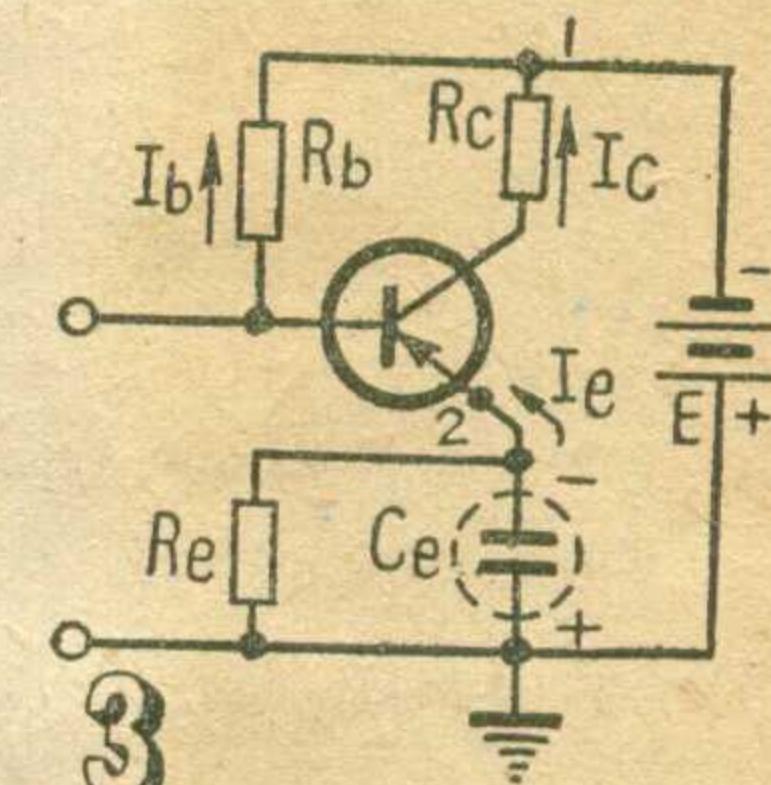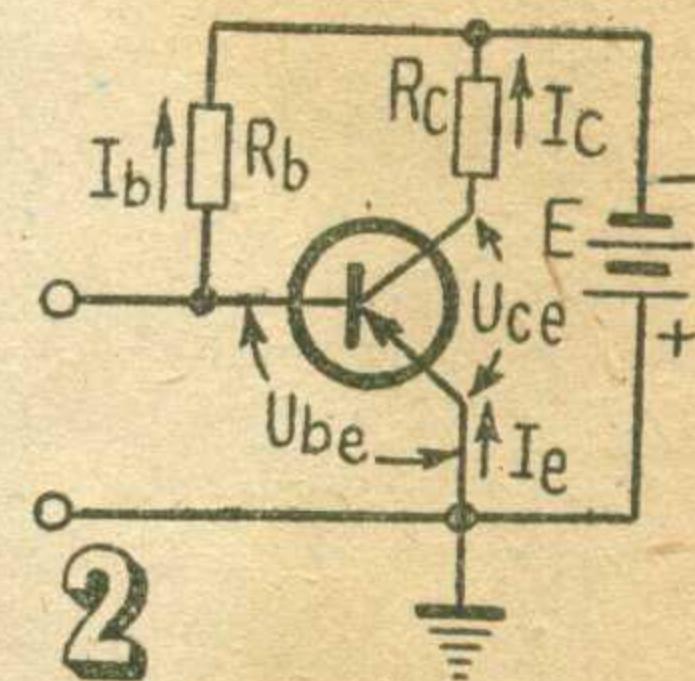


路。当 I_c 由于温度上升或更换晶体管而增大时， I_e 随着增大，发射极中的电阻 R_e 上的电压降就要增加，于是电路中点 1 和点 2 间的电位差减小，流过电阻 R_b 的基极电流 I_b 减小。由式(5)可见， I_b 减小时， βI_b 减小，因而将使 I_c 减小。这就或多或少地使 I_c 的增加得到补偿，从而保持工作点的稳定。为了不使电阻 R_e 对被放大的交流信号产生同样的负反馈作用，在 R_e 两端并联一个容量很大的电容器，一般是用电解电容器。

图 4 是另一种简单的工作点稳定电路。当 I_c 由于温度增加或更换晶体管而增加时， R_c 上的电位降加大，1、2 两点间的电位差减小， I_b 减小，从而又使 I_c 减小。因此可以使 I_c 保持稳定。这种电路的缺点是对交流信号也有负反馈作用，会使放大量降低。为了减小交流信号的负反馈，有时象图 5 那样把 R_b 分成两个电阻 R_{b1} 和 R_{b2} ，用一个大容量的电容器 C 把交流信号旁路，以免反馈到基极中去。

为了提高稳定性，可以把图 3 和图 4 的电路综合成为图 6 的电路。

图 7 是一种常用的、效果较好的电路。 R_1 和 R_2 组成一个分压器，把电源电压 E 分成 E_c 和 E_e 两部分。 R_1 和 R_2 选得使 I_1 和 I_2 比 I_b 大得多， I_b 的变化对分压作用影响很小，因此 E_c 和 E_e 的数值就相当固定，就好象两个独立的电源一样。这样图 7 的电路就接近于图 1 的电路了。这时，如果忽略发射结的电压 U_{eb} ， R_e 上的电压就等于 E_e ，所以 $I_e = \frac{E_e}{R_e}$ 差不多是不变的。而 $I_c = a I_e + I_{co}$ 根据和图 1 电路相同的原因， I_c 在温度变化或更换管子时所发生的变化很小，所以这种电路的工作点是很稳定的。

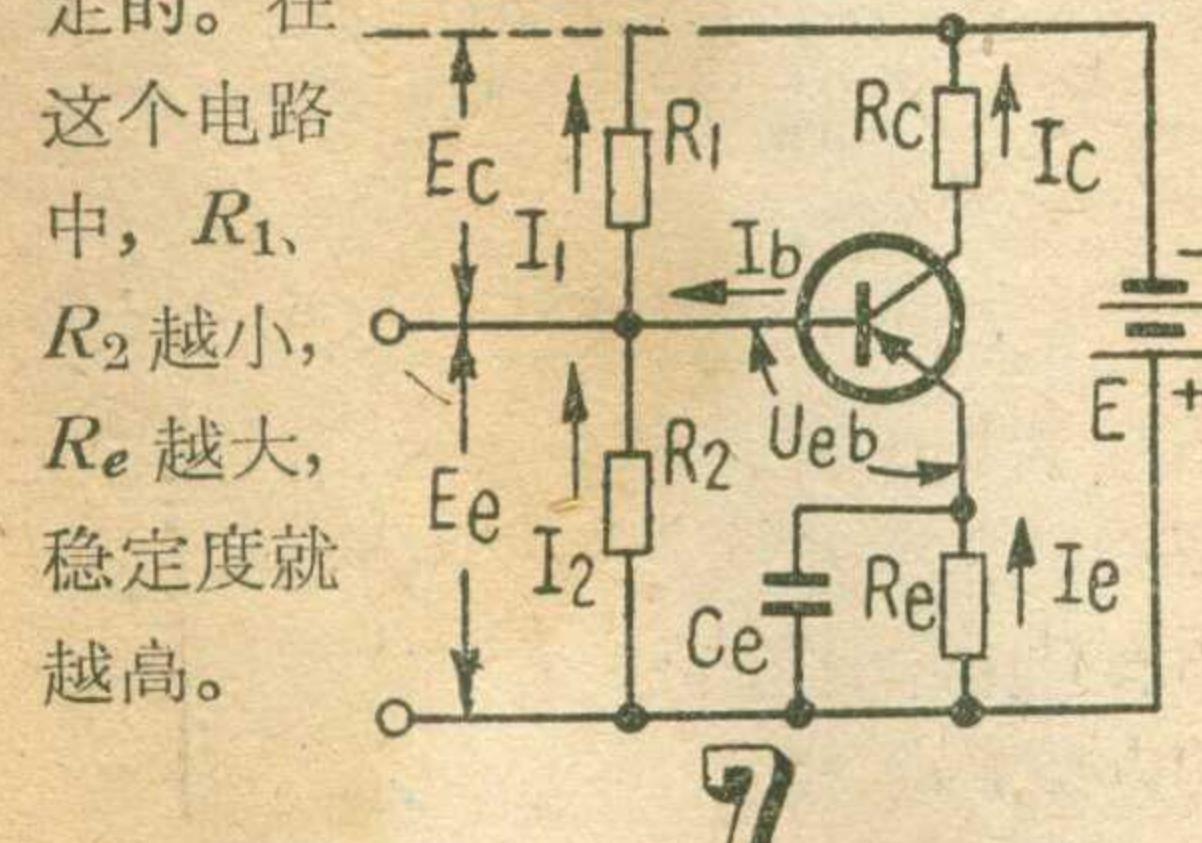

在优质放音设备中，常用不同的扬声器来分别放出高、低音域，以取得更好的声音效果。尤其是在立体声放音系统里，需要将用来放送不同频带的扬声器放置在各个适当的位置，来取得良好的声音辐射。这些都得借助于分频装置，将各段频带分开，分别送给不同的扬声器。较为简单的分频方法，是在放大器的输出端应用分频网络（滤波器）来实现，但是这种装置有不少缺点：如高、低音调的分隔并不十分显著；扬声器的匹配和阻尼作用变坏；放声系统的频率特性和功率分配也都受到影响；并且无功消耗大，从而使效率减低等等。

采用多频带放大可以免除这些缺点，这种放大方式是在放大器的前面就将预定的放送频带分开，各段音频分别用单独的放大器进行放大，最后送给各自的扬声器放音。由于两路放大器工作在不同的频带上，电路上就可以采取特殊的结构来适应本身的工作，如使用频率负反馈和特定的输出变压器等，使放音系统和电路匹配得很好，从而得到高品质的放音效果。

封底电路是一个双频带扩音机，将高、低音分成两个频带分别放大，分界频率约为 1 千赫。频率范围低音段是从 30~1000 赫；高音段从 1000~15000 赫。输入信号的大小，由总的音量控制器 R_1 控制，经过隔离电阻 R_2 和 R_3 分别送给两个放大电路工作。

上面的一路是低音带放大器，用以放大 1000 赫以下的低音频。它的第一级放大管的屏极电路接有旁路电容器 C_2 ，将 1000 赫以上的高音频衰减去。

双频带扩音机


— 封底电路图说明 —


冯 报 本

第二级放大管的栅极电阻，即电位器 R_6 是这一路的音量控制器，对整个扩音机来说，它是低音调控制器；此后倒相管 V_2 、 V'_2 ，和一对推挽放大管 V_3 、 V_4 的工作，和普通的放大电路是相同的。为了减小失真和改善扬声器对低音的阻尼作用，从输出变压器次级加有一个深度负反馈到第二级放大管去。这一路采用推挽放大，可以使低音部分得到较大的输出功率，弥补了由于听觉上的非线性失真而感觉低音不够强的缺憾，使高、低音调强度的比例，能够符合听觉的习惯。

下面一路是高音带放大器，有两级电压放大，两级之间的电容器 C_8 容量很小，对低音频的电抗将很大，因此低音频信号被阻断，高音频则畅通无阻。放大管阴极旁路电容器的电容量都较小，以减低这一路低音频的增益。末级管输出端通过 R_{25} 给它的输入端加上一个负反馈。电位器 R_{20} 是高音带的音量控制器，也是扩音机中的高音调控制器。由于听觉对高音比较敏感，所以高音带电路不需要用推挽输出，功率已足够。

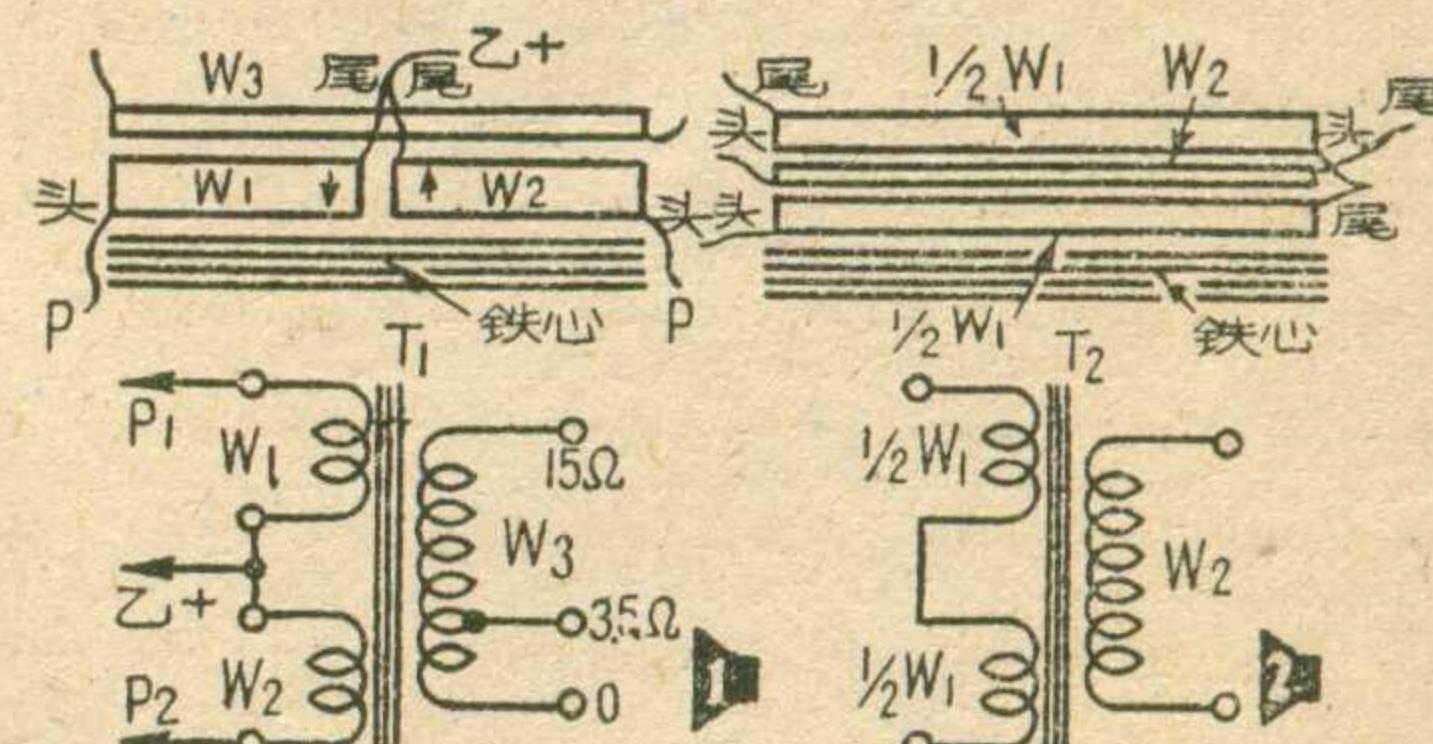低音带的输出变压器 T_1 只是通过低音频的，初级线圈只要有足够的电感量就能满足要求。制作数据是：用厚度为 0.35 毫米的 EI-26 型硅钢片迭厚 26 毫米，初级线圈用 0.12 号



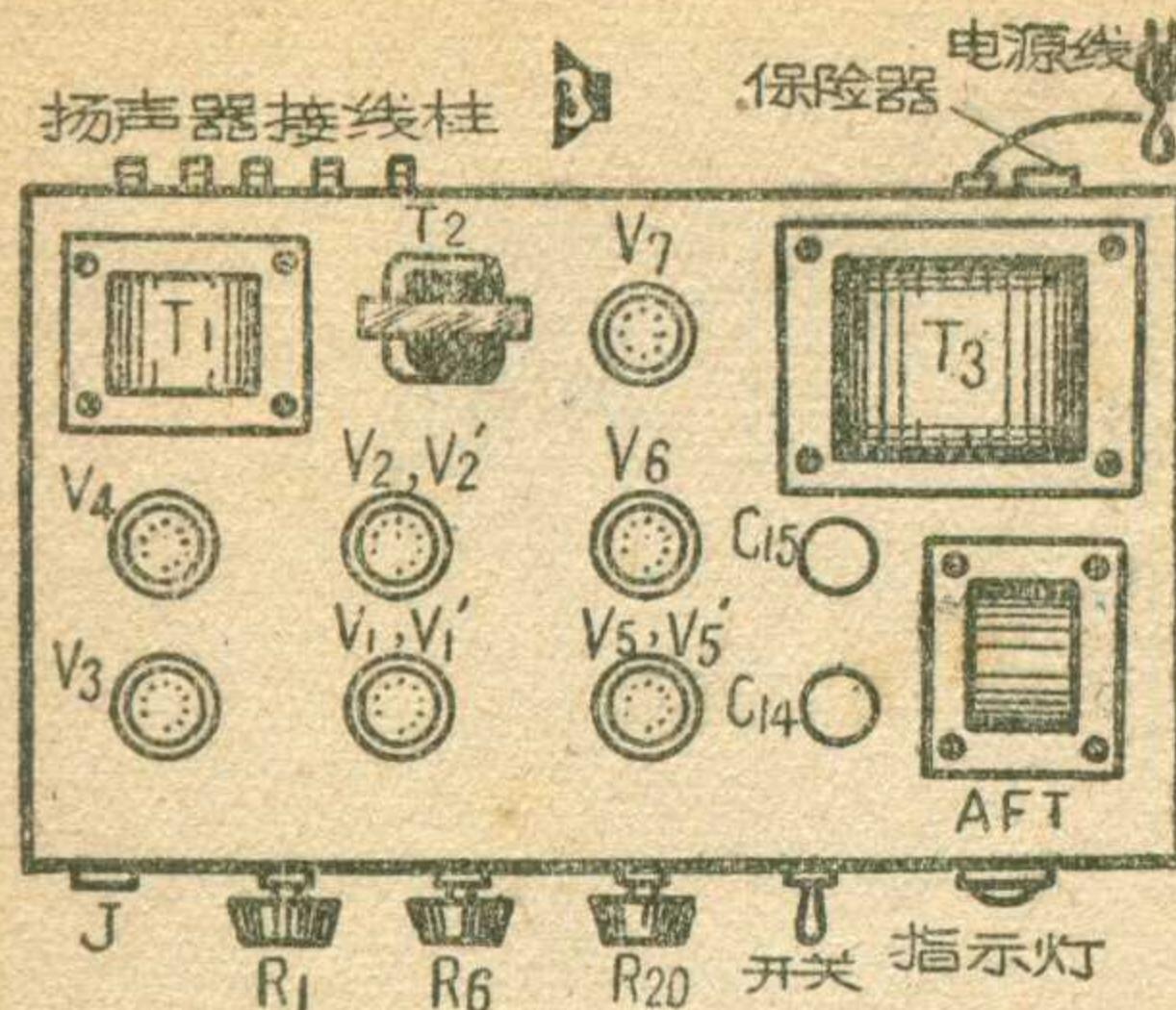

线分绕成 2376 圈的线圈两个；次级线圈用 1.0 号线绕 90 圈为 0~3.5 欧的一段，接着再用 0.5 号线绕 95 圈为 3.5~15 欧的一段、次级线圈就是这样串连起来的。各个线圈在铁心内的位置见图 1。绕制时，先在半个框架的位置上绕好 w_1 ，然后将木心带线圈在绕线机转轴上卸下，倒一个方向装上再绕 w_2 ，使两段线圈的方向相反。最后在这两个绕组上面再绕 w_3 。初级线圈的两个始端各接到一个末级管的屏极上，两个尾端连接起来接到乙+。铁心采用交错插法。绕组间的层间绝缘和档间绝缘和一般电源变压器相同。这个输出变压器是准备配合上海广播器材厂的 300—1 型扬声器（音圈阻抗 15 欧），或华北厂的 YD6—3 双纸盆扬声器（音圈阻抗 3.5 欧）使用的。

高音带输出变压器 T_2 只通过 1000 周以上的高音频，初级线圈的电感量不必很大，但是要尽量减小漏感和潜布电容，绕制数据如下：用厚度

（上接第 17 页）

铁片。把圆环放在圆片上，摆正，四周用锡焊起来（图 9 乙）。

然后再用直径 1.5~2 毫米的铁丝或铜丝，按铁皮圆环外径做成铁丝环，套在铁皮圆环上焊牢（图 9 丙），以构成线槽，保证拉线不致脱落，同时也有增加圆盘的机械强度的作用。

如果用罐头盒，只要在适当部位剪下，稍微加工即可。至于利用大口瓶盖，因它上面有拧紧瓶盖的螺丝槽可走拉线，改制就更方便。

下一步是在圆盘中心开出中心轴孔和挂弹簧用的小孔。找一个坏旋钮，

为 0.35 毫米的 EI—12 型硅钢片迭厚 12 毫米，初级线圈用 0.12 号线分绕成 1400 圈的线圈两个，次级线圈夹在这两个线圈之中，在铁心上的位置见图 2。如果选用上海广播器材厂的 $1/4P1$ 小口径扬声器（口径 92 毫米，音圈阻抗 10 欧）时，次级线圈用 0.56 号线绕 126 圈。如果这种小扬声器不易找到，也可用一般的 125 毫米口径的永磁扬声器代替，它们的音圈阻抗多为 3.5 欧，但这时次级线圈就要改用 0.7 号线绕 73 圈。这个变压器铁心的插法是 I 形片和 E 形片整迭对镶的，空气隙为 0.1 毫米（参阅本刊 1962 年 6 期的封底电路说明制作）。

电源变压器用厚度为 0.35 或 0.5 毫米的 EI—35 型硅钢片迭厚 35 毫米，初级线圈用 0.5 号线分别绕 517 圈的线圈两个。1—3、2—4 并连时接 110 伏；2—3 串联时 1、4 接 220 伏。次级高压线圈 300 伏 $\times 2$ ，200 毫安，用 0.28 号线绕 2820 圈，在 1410 圈处抽中心头。次级整流灯丝线圈 5 伏 3 安，用 1.21 号线绕 24 圈。次级灯丝

线圈 6.3 伏 3 安，用 1.21 号线绕 30 圈。初级线圈与次级高压线圈之间加一层通地的静电隔离。

滤波部分用的低频扼流圈 AFT 的电感量是 10 亨利，200 毫安，用厚度为 0.35 或 0.5 毫米的 EI—22 型硅钢片迭厚 22 毫米，用 0.28 号线绕 2650 圈，空气隙厚度为 0.35 毫米。

这个扩音机的装制方法和要点与上几期封底电路的相同。高音带电路尽可能不用隔离线，接线要短捷合理，以免高音受到损失或感染交流声。图 3 举出一种底盘上主要零件排列的位置，供制作者参考。

两个扬声器最好装在一个助音箱里来得到更好的声音辐射。助音箱的制作数据上一期封底电路已有介绍，如果有双纸盆扬声器，装置时就比较方便。 SP_1 如使用口径为 300 毫米的， SP_2 可以用厚度不小于 3 毫米的铁板做一对支架支在 SP_1 的边缘上再装入音箱里，如图 4 所示。 SP_1 如果口径较小， SP_2 就不能这样放置了。它们只能各自用一个助音箱，而把小扬声器的音箱放在大扬声器音箱的上面，但要注意工作时不要让它受到振动。

扩音机的校验方法，在低音带的推挽电路是和上一期说过的相同，主要是调整推挽管的工作状态和倒相电压，负回输等等。调整 R_{28} 的中心点，可以减小从前级引起的交流声。高音带的一路则和一般的小型扩音机或收音机的音频放大电路相同。

的铆钉，两个对插后，再扳开另一个的铆钉铆紧即成小滑轮。也可以用薄铁皮剪制两个小圆片（中心开孔），做滑轮两边的挡板，中间夹一个直径约 4 毫米的螺丝母，一齐穿到一根竹筷子削成的圆轴上，将挡板与螺母用锡焊牢后取下，再将走线槽内的焊锡锉光滑即成（见图 13）。

支架小滑轮的铆钉轴，可用普通螺钉代替，安装时用两个螺母将它坚固在度盘支架板上（图 14）。螺钉上套滑轮部位的螺纹要锉去，以利于滑轮滑动。

3. 导线滑轮和支架

为了使拉线能平滑地走动，在拉线拐弯处需要装上小滑轮。产品收音机上常见的小滑轮尺寸如图 11。自制时，可按图 12 选两个直径稍有出入的两个鞋眼，将一个孔径稍粗的剪去它

收音机的整机频率特性

乐 钧 郁 文

收音机收到的广播节目里有讲话、有唱歌、有乐器演奏……，这些复杂的音频信号包含了从几十赫到几万赫范围内的各种频率成分。我们总希望收音机对各种频率的低频信号，都给予同样的放大，使得在扬声器放出来的声音中，各个频率成分间的比例关系和原信号相同。这样听起来才能和广播电台播音室里播送的逼真无二。但由于种种原因，实际上并不能如愿以偿，各种不同频率的信号进入收音机以后，受到的待遇并不一样，有些频率的信号得到很大的放大，有些则放大得不大，有些甚至传不到扬声器，就在中途被阻挡住了。这样，广播节目的声音就走了样，不象原来那么好听了。例如，由于对高音频放大不足，使女高音独唱听起来感到暗哑，不够明亮爽脆；又如对低音频放大不足，则使一些音乐节目听起来不够柔和优美。

由于存在上述情况，我们给收音机定了一项质量指标，称它为“整机频率特性”。这项指标说明收音机放大不同频率信号的不均匀程度，也就是把各种不同频率信号重新还原出来的逼真程度，因此有的也有称它为“频率逼真度”的。这项指标可以用曲线来表示：因为不同频率信号送入收音机时，最后扬声器给出的声压不同，这就可以画出不同频率时声压变化的曲线（见图），曲线上最高声压与最低声压之间的差别愈大，以及整个曲线愈不平坦，说明上述不均匀度愈大，那么整机频率特性愈不好，收音机的发音质量就愈差。这种以声压表示的特性，称为“整机声压频率特性”。

测绘声压频率特性曲线时，是从收音机输入端输入电压为1000微伏、400赫调制（调制度30%）的高频信号，把收音机扬声器音圈上的输出功率调到等于额定功率的 $\frac{1}{4}$ ；这时量出扬声器的声压，例如为3.5微巴。然后在某一频率范围内（例如50~15000赫）内改变输入信号的调制音频到各个不同频率，并逐一测出各个频率时的声压数值。以上述400赫时所测得的声压作为0分贝，通过适当公式，把各频率时所测得的声压换算为各相应的分贝数，则可画出声压随频率而变化的“整机声压频率特性曲线”。为了看起来清楚，以及能和别机的曲线作比较，附图所示曲线，已经沿纵坐标平移了一个位置，此时，400赫处变为38分贝，但其它各频率处的分贝数也都增加了38分贝，因此各频率的声压分贝数的比例未变，也就是曲线形状没有变，不致影响我们了解整机的声压特性。为了相对比较，曲线图上以分贝表示声压的高低，

实际上声压通常是以“微巴”（每平方厘米面积上加有1达因的力，则压力为1巴）为单位的。


有时为了试验和检验的需要，对于收音机的输出电压的不均匀度也提出一定的要求。以电压表示的频率特性，称为“整机电压频率特性”。整机电压频率

特性加上扬声器的频率特性就是整机声压频率特性。

在无线电专业标准中，一般要求三級机（五、六灯机）在150~3500赫频率范围内，声压频率特性曲线的不均匀度（即最高声压与最低声压的两个分贝数之差）不大于14分贝；电压频率特性曲线的不均匀度不大于10分贝。

对于三級机来说，影响整机频率特性的主要因素是整机高、中频选择性曲线的通频带，通频带窄，将使高频下降；机箱、扬声器和输出变压器等的性能则对低频特性有所限制。从频率逼真度单方面考虑，当然是重放频率范围愈宽愈好。但是实际上这个范围展宽，一方面将使成本增高，另一方面也将使噪声增大。因此，从经济、频率逼真度和噪声三方面折衷考虑比较合适。例如，三級机限于成本和售价，不能做得太大，一般都只能采用圆形 $\phi 130$ 毫米、 $\phi 165$ 毫米或椭圆形（100×140毫米）、（120×170毫米）的几种扬声器，而这些扬声器的谐振频率约在120~160赫之间。假如要求放声的低音频下限比谐振频率更低，则放声频带中的特性曲线就会有峰出现，这是不合适的；加上输出变压器的性能也限制了电压频率特性的下限向更低方面扩展。若片面要求低音频范围扩展到很低，则不但不能完美放出，而且声音失真很大，加以交流声也相应增大，使音质含混不清。在高频方面，由于三級机程式的限制，高频噪声较大。若将低放的高频电压频率特性展宽之后，丝丝噪声将随之显著，很不悦耳。相形之下，宁可牺牲一些频率逼真度，让频带窄一些，这样放声将清晰纯净，达到悦耳的目的。

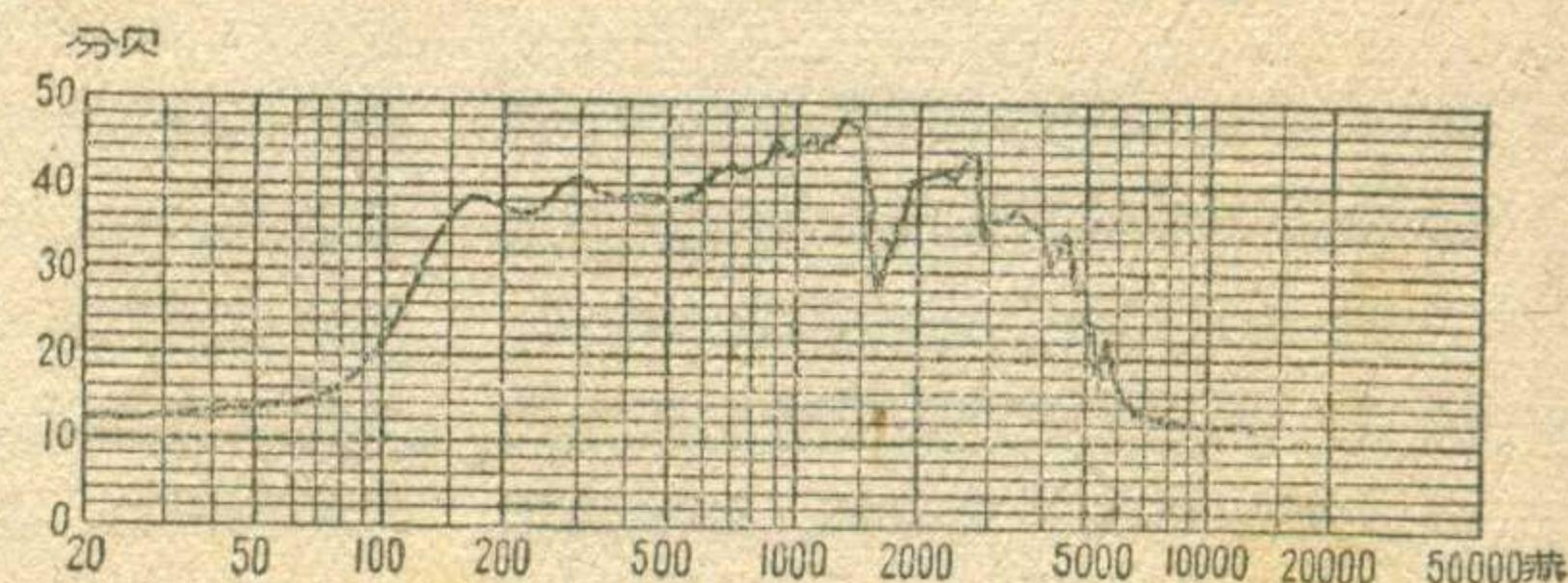三級机的带宽要求150~3500赫是颇合适的：150赫是三級机最常用 $\phi 130$ 毫米圆形扬声器或（100×140）毫米椭圆形扬声器的平均谐振频率，低于这个频率扬声器声压频率特性急剧下降，同时谐波失真大量增加。3500赫是整机高、中频通带的标准数值（±3.5千赫），通过一般音乐和语言广播够，同时，高频丝丝声可以抑制到一定程度，不致影响收音。





国外点滴

用鋼筆繪出的傳真電報

不久前，苏联制成了一种“ФЧП—2”型传真电报机（见附图）。它包括收发两个部分，可以同时进行收发。其接收部分有一个装着普通墨水的自动笔，直接在普通的纸上将传送的图象照原样描绘出来。收报时，纸带在笔尖下缓慢地纵向移动，笔尖沿着纸带的横方向自左向右一行行地扫过。当传送图象中的黑暗部分时，信号电流脉冲流过一个电磁铁的线圈，吸动衔铁，把笔尖压到纸面上，画出细线条。当传送图象中的白色部分时，脉冲电流停止，电磁铁将衔铁释放，笔尖离开纸面，不作纪录。纸带不断地移动，笔尖在纸面上画出一条条相隔0.2毫米的断续线条，结果组成了一付和原稿相同的图象。

这种传真电报机的图像扫描速度是每分钟60行或90行，行间距离是0.2毫米或0.265毫米。当扫描速度是每分钟60行并且行间距离是0.2毫米时，接收大小为 220×300 毫米的图像，只需26分钟。这种机器由50赫127伏或220伏交流电源供电，耗电260瓦。（方文编译）



电子空气净化机

用电子设备构成的净化机分成两个部分。电离部分在钨丝和接地金属板之间造成一个电场，将空气中的细尘和水汽电离。收集部分是一系列依次充以阴电和阳电的铝板，它们把电离的微粒吸掉。经净化机滤过的空气比室外的还要清新。（时云译）

用小島作超長波天綫

无线电发射机的工作波长越长，它的天线系统就越庞大、复杂和昂贵。例如，超长波天线一般要占地200~700公顷。这对于超长波技术的发展，无疑地会带来很多困难。

不久前，国外一家公司进行了用小岛或半岛作超长波辐射天线的实验。用作实验的是一个长16公里的半岛，横过这个小半岛的狭窄地区，在地下敷设了三公里长的电缆，电缆两端在水中接地。用一个木框，每边装三片面积为6平方米的薄铜片，借助浮标浸没在水中作为地线。在电缆的中点接一架功率为50瓦、波长为30公里（频率为10,000赫）的发射机。发射机的信号被许多接收点收到，丝毫不受天电干扰的影响。

实验证明，最适宜作超长波天线的是长约30公里、宽约1.5公里，土壤结构导电不良的小岛或半岛。（孟祥昕编译）

用紫外綫照射使塑料变成半导体

据报导，有色的塑料经过紫外光照射后，可以具有半导体、甚至光电的性能。这个发现将使半导体材料的价格降低，性能改善。这将使半导体管（晶体管）得到进一步的发展和更广泛的应用。（时云）

作曲家的新乐器

最近苏联科学家制成了一种电子设备，作曲家能利用这种设备来创作乐曲。在创作乐曲的同时，录音磁带就将这些乐曲记录了下来。记录下来的音乐作品可以立刻演奏出来。


写作乐曲时，作曲家根据自己要写出的曲谱沿着键盘在涂有黑漆的玻璃薄片上画下长短不同的线条。光透过所画的线条射到光电管，光电管就发出相应的信号，传给按八度音程分组的576个声音发生器。每个音程分为72个音调。这就可能获得无数的音色，创作出包括东方音乐在内的各种各样的旋律。（端木熳译）

防震用的塑胶化合物

火箭和宇宙飞船上装置的电子设备要经受很剧烈的震动。将电子设备放到一种柔软的塑胶化合物中浸渍一下，使它的各部分周围都被这种物质包围，这个电子设备就具有即使地都不会受损的性能。除了防震的作用外，塑胶化合物还能保护设备不受潮湿和有害气体的侵袭。（时云译）

分子振荡器

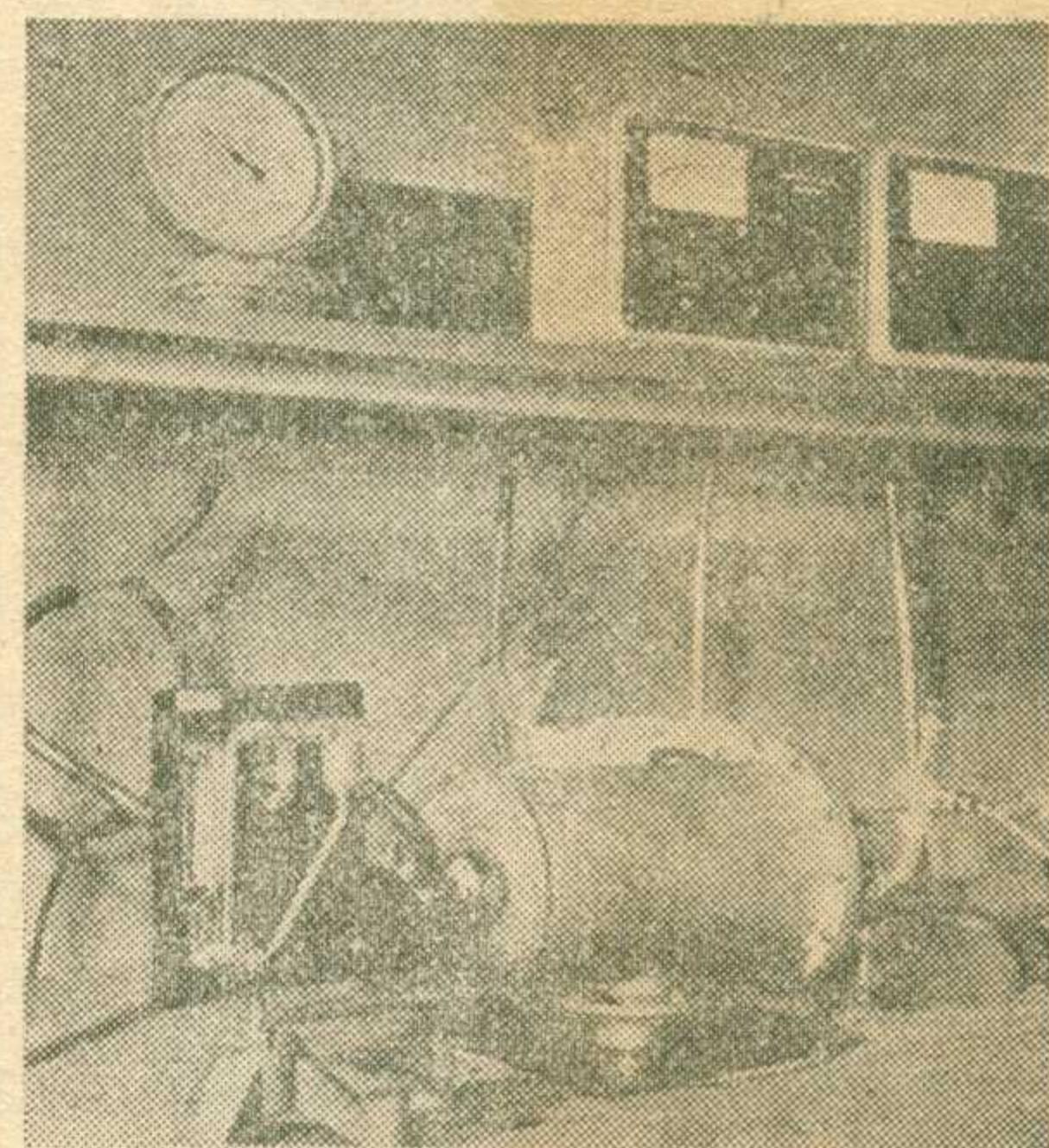下图是捷克斯洛伐克的科学家自己设计制造的第一台分子振荡器。它可以产生高度稳定的高频信号，对天文学精密计时、放射频谱学、无线电通信和雷达都有很大用途。（捷克斯洛伐克通讯社稿）



利用脉冲作眼外科手术

据报导，国外已利用脉冲（受激辐射式光波放大器）来治疗眼睛视网膜上的肿瘤。这种装置叫做“视网膜凝结器”，它的外形很像一个点焊机。它在非常短的时间内，产生出强热，并准确的找到肿瘤的位置将它烧掉。类似的手术过去是用一个极其强有力的氩气弧光束来作，而使用脉冲作这个手术只需要过去千分之一的时间，热量还传不到整个眼睛就可完成。（泽仁译）

能在高温下使用的谐振器

将石英晶体放到电解处理炉中，以至少每厘米500伏的电压通过晶体，使其在500°C的高温下保持24小时。晶体经过电解处理之后，切割成薄片，就能在普通晶体不可能使用的高温下，用来作频率控制谐振器。（泽仁译）


无管泡的电子管

这是一种用在宇宙飞船和人造卫星上面的电子管。和大家通常所见到的电子管不同，它没有普通的玻璃管泡。因为在宇宙空间中的真空中，比在地面上所能得到的还要大得多，所以电子管的电极不需要包封起来。这种电子管是一种光电信增管，当日光照射在它上面的时候就产生一个信号。由于去除了外面的玻璃管泡，因而投射到它上面的光线不会被滤掉，这样就可以得到更大的灵敏度。这种电子管非常结实，能够经得住火箭发射时巨大的振动和加速。（泽仁译）



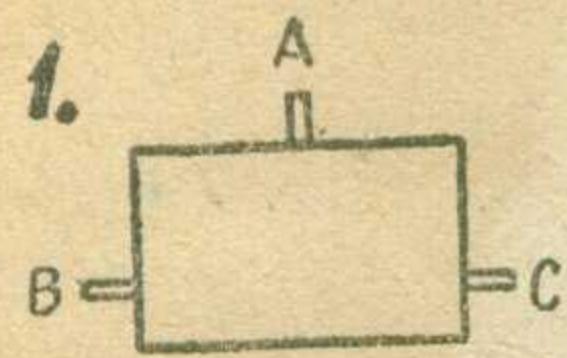1. 已知图 1
方框內装有三个电阻，用欧姆表分別測得 A、B、B、C 和 C、A 之間的电阻为

25 欧，9 欧，及 24 欧。問三个电阻的数值各为多少欧？它們是怎样联接的？这个問題有几种可能的答案？(李昂)




2. 为什么直流五灯收音机（如长江牌 125 型、301 型等）的乙电池用久后，收音机发出的声音就变小，但是把这种“坏了的”乙电池用来做一、

二管直流收音机的乙电时，仍能发出响亮的声音？(高頻)


3. 为什么在整流滤波电路中，铁心扼流线圈 L 总接在不接地的正极电路中（图 2），而不接在负极回路中（图 3）？

上期“想想看”答案

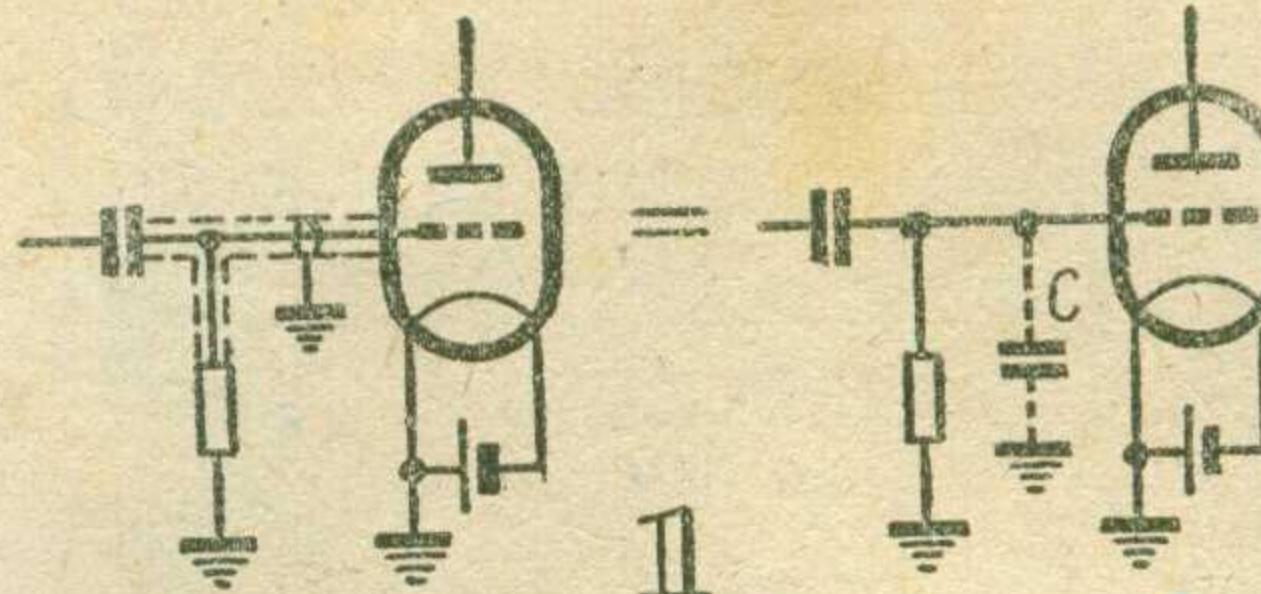1. 隔离線外面的金属网和里面的导線之間有电容存在。和电子管栅极相连的导線用了隔离線，就等于在栅极和地之間并联了一个小电容量的电容器“C”（图 1）。这电容器对低频信号沒有什么大影响，所



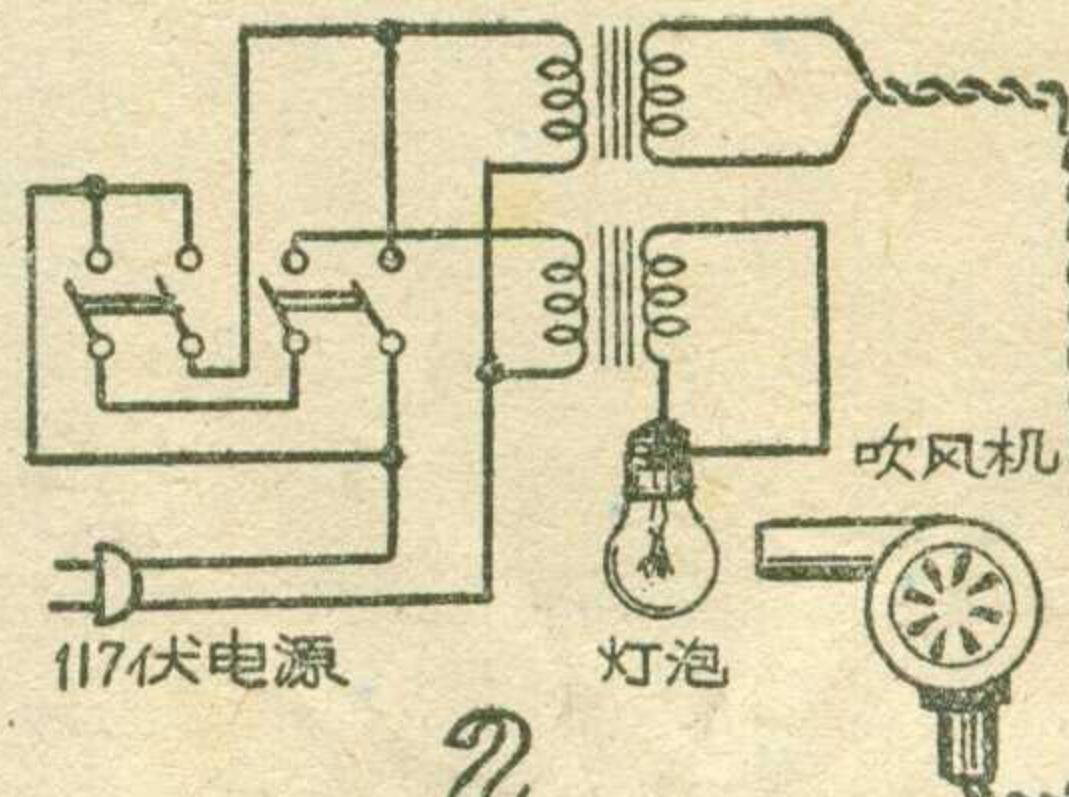以低频放大器电子管的栅极可以接用隔离線。但是把隔离線接到再生检波管的栅极上时情况就不同了。检波管的栅极上有频率高达百万赫以上的高频信号，隔离線的电容器“C”对检波前的高频信号來說阻抗很小，結果沒有检波就把高频信号旁路掉了。这样制成的一灯机当然就听不到广播声了。同样道理，在收音机的变频管、中放管的栅极以及其他带有高频信号的线路上都不能用金属隔离線。



2. 接法如图 2 所示。不管那个开关先閉合，都是吹風机先接通；不管那个开关先打开，都是吹風机后断路。


3. 为简单起見，这里以 10 条心線的电纜作例子來說明如何在河两岸找出对应線头来。这种方法可以用到心線在 6 条以上的电纜，只要心線的数目为偶数就行。进行的方法如下（参看图 3）。

(1) 在河的一岸（甲岸）把心線成对

地联接起来，但要留下四根，把这四根心線中的三根联接在一起，留下一根不与任何線相接。

分別給各線对挂上标签 A—A；B—B；C—C；給三線組挂上标签 D—D—D，給单線挂上标签 1。

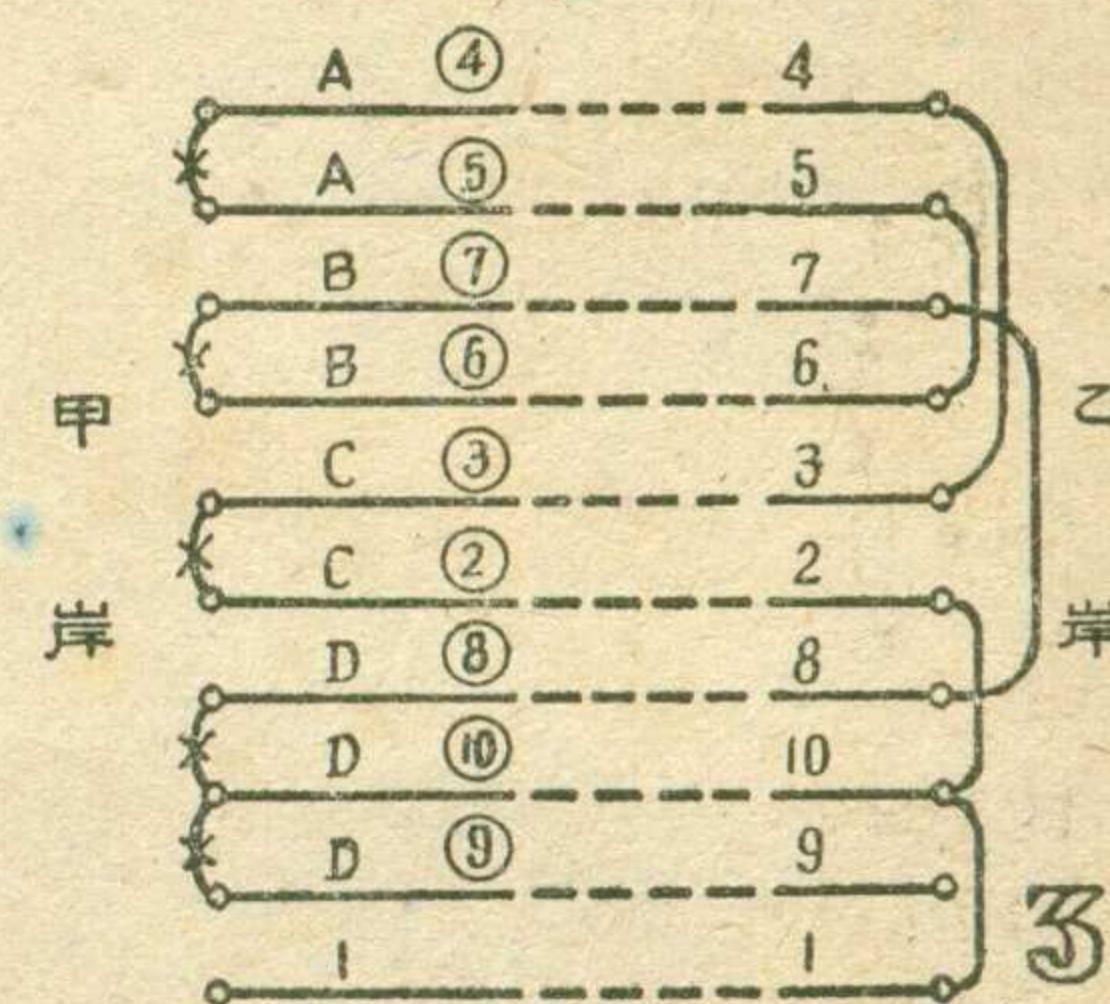(2) 过江到对岸（乙岸）。用檢驗器找出单線并給挂上标签 1。找出各線对并分別給挂上标签 2—3，4—5，6—7。給三線組挂上标签 8—9—10。



把 1—2—10 联接在一起，把其余的線联接成 3—4，5—6，7—8 三对，留下一根单独的 9—線。

(3) 回到甲岸。把所有联接在一起的線通通解开。找出单線 9 并給挂上标签⑨。找出与 1 相联的各線。給 D—線挂上标签⑩，C—線挂上标签②，另一根 C—線必定是 3，給它挂上标签③。找出与 3—線相联的線，并給挂上标签④。因为④是一根 A—線，故另一根 A—線必定是 5，給它挂上标签⑤。找出与 5—線相联的線并給它挂上标签⑥。因为⑥是一根 B—線，故給另一根 B—線挂上标签⑦，找出与 7—線相联的線并給挂上标签⑧。

确。

初級电压可按下式計算：

$$U_1 = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} U_2$$

式中

U_1 — 初級电压 (測試時)
 U_2 — 次級电压 (測試時，即 6.3 伏)


R_1 — 功率放大管最佳負載阻抗 (对于 6P1 [6Π1 Π] 及 6P6P [6V6] 为 5000 欧)

R_2 — 喇叭阻抗。

(赵菊初)

喇叭阻抗簡易匹配法

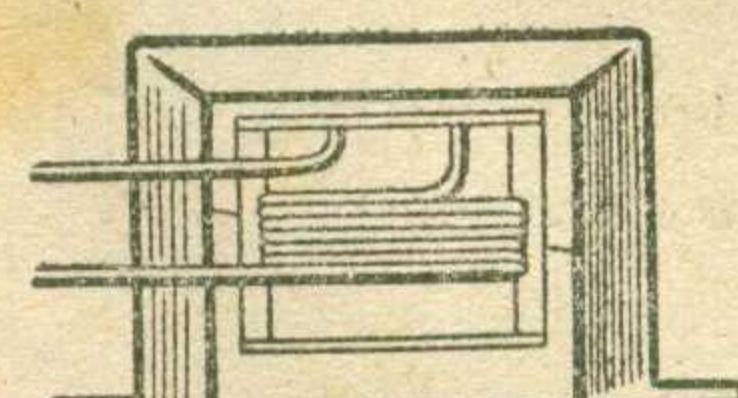我的收音机原采用 2.5 欧的喇叭，在改用 3.5 欧的精圆形喇叭以后，由于輸出阻抗匹配不好，产生了明显的失真現象。市場上一时买不到合适的輸出变压器，重新繞制則又太費事。后来，采用了簡易的办法，使輸出阻抗重新获得匹配，消除了失真現象。現将方法介紹于下：




如图所示：用直徑 0.5 毫米的漆包線在輸出变压器的線包外面另加繞一个線圈，和原来的次級線圈串联，合成新的次級線圈。繞制線圈时，应先将輸出变压器的护罩拆下，并将铁心拔出。繞好数圈后，再将铁心合上，并用 6.3 伏的灯絲电压接在次級線圈上（包括新繞的線圈在内），用电压表測量初級电压。这样隨繞隨試，直到初級电压达到預先計算好的数值以后，繞制的方向及圈数才算正

問與答

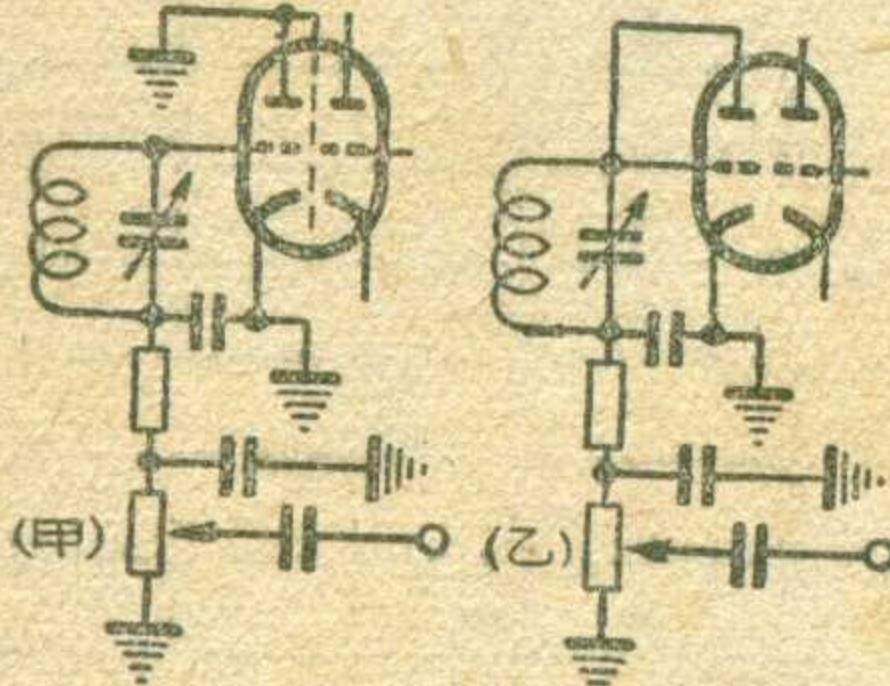問：用 6N2(6H2P) 做外差式收音机的检波低放有两种接法(图甲、乙)，哪一种较好？

答：用 6N2 做外差式收音机的检波低放一般多采用图甲的电路，这种电路較图乙的优点是：检波小屏极（此处为 6N2 左管的栅极）有完善的隔离，这时三极管的



屏极起着屏蔽的作用，有效地防止了由于种种原因引入检波电路的杂音或感应交流声的可能性。用栅极作检波小屏对检波效果来说与一般小屏相比并不逊色。

問：超外差式收音机的检波低放级有的用 6G2 (6Г2П-K)，有的用 6N2 (6H2P)，这两个管在性能和效果上來說哪一种較优越？

答：6N2 用来作检波低放是大材小用，因 6N2 在工厂生产时，为了求得双三极部分性能的一致，在工艺上要比制造生产 6G2 复杂得多，故原則上在一般外差式收音机的检波低放管应采用 6G2，又因 6N2 只有一个检波小屏，因此不能用在延迟式自动音量控制电路中。但用 6N2 作检波时屏蔽比較完善（参阅上題），引入交流声較小，另外 6N2 有两个阴极，有时为了给低放部分一定的自給偏压，又不致于使检波部分造成失真，采用 6N2 则有此条件，因此各有利弊（以上丁启鴻答）

問：怎样用万用表测量电解电容器的好坏？

答：用万用表测量电解电容器必须使万用表内电池的正端接电解电容器的正极。在测量时，当表笔接触电解电容器的一瞬间，表针有一个較大的摆动，这是电容器的充电現象，从指針摆动的大小，可以大致估計出电容量的大小。摆动以后，表针逐渐返回原位，但不一定回到“ ∞ ”位置，这时表针的指数就是电容器的絕緣电阻。电解电容器由于制造工艺关系，它的电容量和絕緣电阻都有較大的变动范围，因此在万用表上的指数可能有較大的出

入，但是一般用来檢查电容器的好坏还是可以的。另外應該注意，每次測量时，都要首先将电解电容器两端短路一下，以放去原来电容器上可能殘存的充电电荷，防止測量誤差和保护万用表。

問：七极管如 6A2(6A2P) 是否可以做中頻放大用？应如何連接？效果如何？

答：一般說來可以代用做中頻放大管。用法是将第一柵接到阴极，第三柵做控制柵，或者把第一、三柵并联作控制柵，第二、四柵則仍然都接一个正电压。因为变頻管的跨导比中頻放大管低，所以效果要差一些。

問：为了提高五灯外差收音机的灵敏度和选择性，是加装一級高放好，还是加装一級中放好？

答：加装一級中放要好一些。因为：(1) 高放級高頻端和低頻端的放大量是不均匀的，往往是高頻端的放大量大得多。这是因为高頻放大器的放大量与回路的 $\frac{L}{C}$ 成比例，当調諧回路是 L 不变而調整 C 时， $\frac{L}{C}$ 的比值随頻率一起增加，而且和頻率的平方成正比。中放級只放大一个固定的中頻， $\frac{L}{C}$ 比值和線圈間的交連都可以做到最佳数据，放大量均匀，选择性也可以提高。(2) 高放級頻率較高，正回授較強，容易引起振蕩，装配起来布線、零件排列和隔離等都要求比較严格。中放級頻率較低不易产生振蕩，装配起来比較容易。但是加装一級中放有一个缺点就是杂音較大，这是因为接收机的杂音主要是来自变頻管，中放管装在变頻級后面，就把杂音也同样放大了。（以上郑寬君答）

問：如何分辨沒有标记的中頻变压器的接綫头？

答：老式中頻变压器，上部的線圈多是次級，下部的線圈是初級，这样对于有管頂的中放管柵极接綫可以短捷一些。如果用的是沒有管頂的花生式或 S 式中放管，則線圈的初次級可以随便选用，因为它们和附带的电容器所組成的諧振頻率是相同的。初級線圈里面的綫头（始端）是 P—屏极；外面的綫头（尾端）是 B—乙+；次級線圈的始端是 F—自動音量控制电路；尾端是 G—檢波管柵极或小屏。个别厂制品为了获得較高的变頻增益，第一級的初級会采用較大的电感和較小的电容，因此这个線圈也会因圈数較多而比其它線圈体积大一些。具有活动線圈的可变通帶中頻变压器，串連着活动部分的線圈是第二級的次級。在这些情况下，連接时就要将初次級線圈加以分別。（馮報本答）

无线电

WUXIANDIAN

1962年第8期(总第80期)

录

电磁波的战斗——电子对抗技术

-君 仪(1)
- 今年将举行全国无线电锦标赛
-童效勇(3)
- 介绍无线电测向竞赛閻維札(4)
- 如何提高测向机的灵敏度苏錦澄(5)
- 晶体管收音机输出变压器的设计
-承 恒(7)
- 再生式晶体管单管机丁启鴻(8)
- 炭精话筒的简化输入电路薛鏘芳(9)
- 检波紋 波(10)
- 氖管及其应用余觉觉(12)
- 渔区收音机修理经验点滴石 銳(14)
- 收音机度盘拉线栗新华(16)
- 晶体管放大器的工作点朱邦俊(18)
- 双频带扩音机馮報本(19)
- 收音机的整机频率特性
-乐 淑 郁 文(21)
- 国外点滴(22)
- 想想看(23)
- 喇叭阻抗简易匹配法赵菊初(23)
- 問与答(24)
- 封面說明:

測向运动员在搜索隐蔽电台

編輯、出版: 人民邮电出版社

北京东四 6 条 13 号

印 刷: 北京新华印刷厂

总 发 行: 邮电部北京邮局


訂 購 处: 全国各地邮电局所

本期出版日期: 1962年8月10日

本刊代号: 2—75 每册定价2角

几种国产晶体二极管

(李集生編)

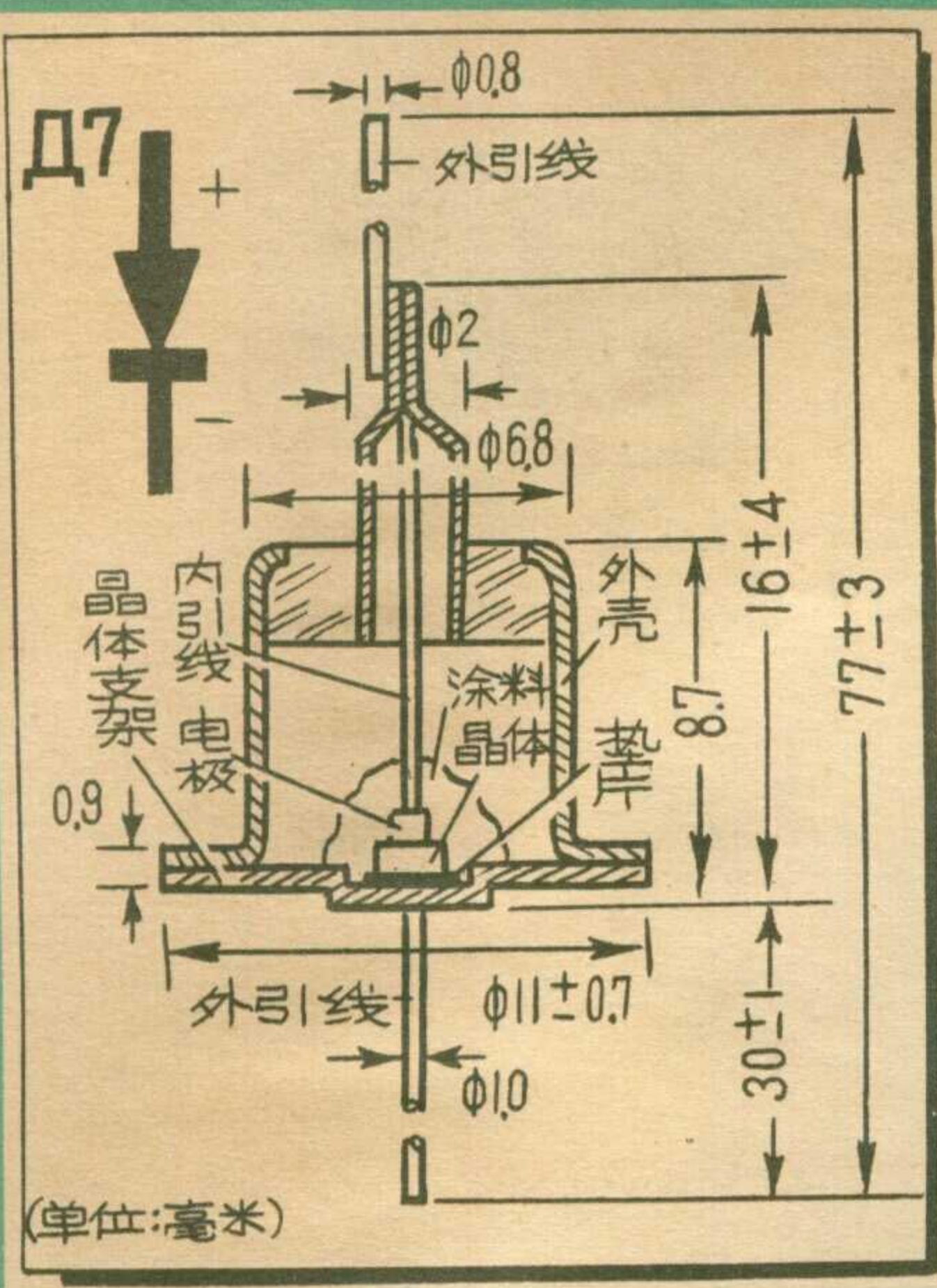

(单位:毫米)

面接触型晶体二极管参数表

型号	U正 (伏) +20°C	U反 (伏) +20°C	使用极限值						
			+20°C	+50°C	+70°C	I(毫安)	U(伏)	I(毫安)	U(伏)
Д7А	≤0.5	≥50	300	50	300	35	210	25	
Д7Б	≤0.5	≥100	300	100	300	60	210	35	
Д7В	≤0.5	≥150	300	150	300	90	210	50	
Д7Г	≤0.5	≥200	300	200	300	125	210	65	
Д7Д	≤0.5	≥300	300	300	300	190	210	90	
Д7Е	≤0.5	≥350	300	350	300	220	210	110	
Д7Ж	≤0.5	≥400	300	400	300	250	210	130	

注: U正—当通过正向电流300毫安时的电压降;
U反—当反向电流不超过0.3毫安的条件下所能加的反向电压(峰值);

I—单相半波整流电路允许通过的整流电流(平均值);

U—单相半波整流电路允许加上的反向电压(峰值)。

点接触型晶体二极管参数表

型号	I正(毫安)		U反 (伏) +20°C	U穿 (伏) +20°C	使用极限值					
	+20°C	-60°C			反向电压峰值(伏)	I整 (毫安)	f (兆赫)	+20°C	+40°C	+50°C
Д1А	≥2.5	≥0.8	≥10	≥40	20	20	16			
Д1Б	≥1.0	≥0.3	≥25	≥45	30	30	16			
Д1В	≥7.5	≥1.5	≥25	≥45	30	30	25			
Д1Г	≥5.0	≥1.2	≥50	≥75	50	45	16	150		
Д1Д	≥2.5	≥0.8	≥75	≥110	75	55	16			
Д1Е	≥1.0	≥0.3	≥100	≥150	100	65	12			
Д1Ж	≥5.0	≥1.2	≥100	≥150	100	70	12			
Д2А	≥50		≥7	≥15	10	7	50			
Д2Б	5~10		≥10*	≥45	30	21	16			
Д2В	≥9		≥30	≥60	40	28	25			
Д2Г	2~55		≥50	≥100	75	40	16	150		
Д2Д	4.5~10		≥50	≥100	75	40	16			
Д2Е	4.5~10		≥100	≥150	100	53	16			
Д2Ж	2~10		≥150	≥200	150	80	8			
Д2И	2~5.5		≥100	≥150	100	53	16			
Д9А	≥10	≥6	≥10		10	10	10	25		
Д9Б	≥90	≥50	≥10		10	10	10	40		
Д9В	≥10	≥6	≥30		30	30	25	20	20	
Д9Г	≥30	≥15	≥30		30	30	25	20	30	40
Д9Д	≥60	≥35	≥30		30	30	25	20	30	
Д9Е	≥30	≥15	≥50		50	50	40	30	20	
Д9Ж	≥10	≥6	≥100		100	90	70	45	15	

注: I正—当加+1伏电压时的正向电流值;



U反—当反向电流不超过250微安的条件下所能加的反向电压值;

U穿—反向击穿电压峰值;

I整—单相半波整流电路平均整流电流值;

f—使用频率;

*—反向电流为100微安时所能加的反向电压值。

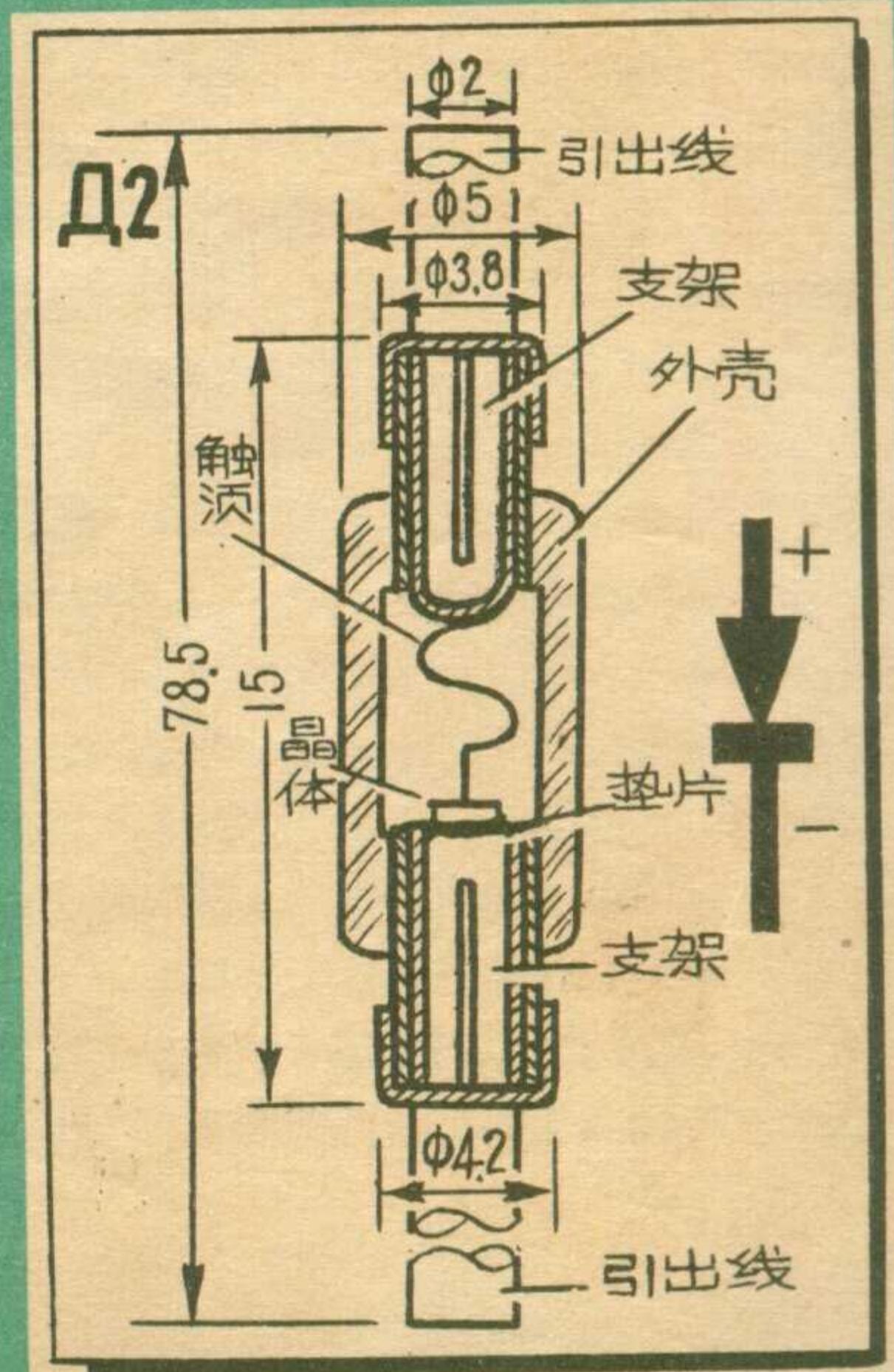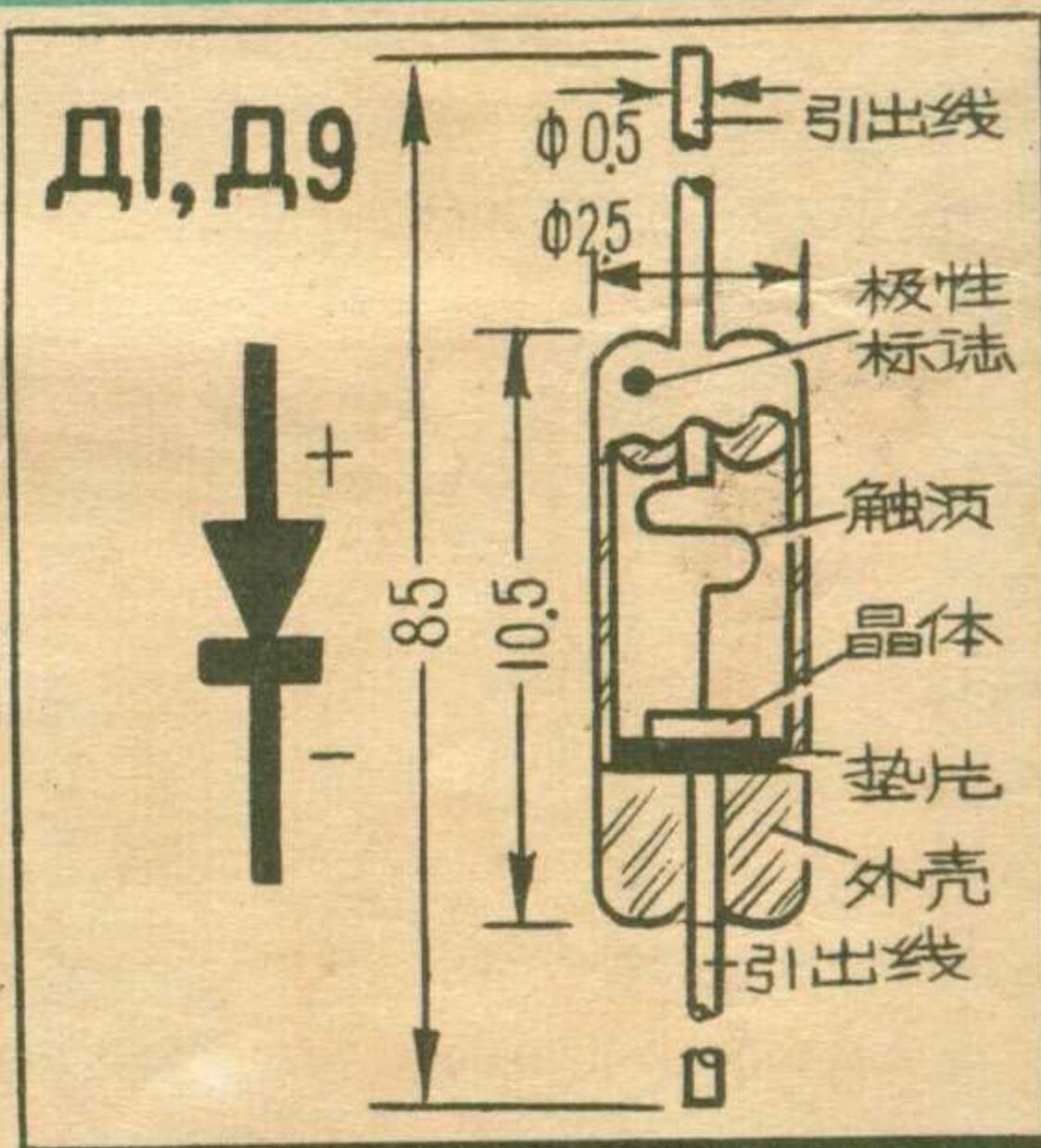

双频带扩音机

