

无线电 4  
WUXIANDIAN 1963



# 揚聲器箱計算图表

## 密閉箱中揚聲器的諧振頻率

揚聲器裝在密閉式的箱內後，它的諧振頻率就比在自由空間所測得的為高。因此，為了使揚聲器的諧振頻率不致增加太高，密閉箱必須保持尽可能大的容積。

設揚聲器在自由空間的諧振頻率為  $f_0$ ，在密閉箱中的諧振頻率為  $f_r$ ，密閉箱的體積為  $V$ ，放音窗口直徑為  $D$ 。利用右圖中的曲線，可按給定的  $f_0$ 、 $V$  及  $D$  值求得  $f_r$ ，或按給定的  $f_0$ 、 $f_r$  及  $D$  值求得  $V$ 。

例：設  $D=20$  厘米， $f_0=50$  赫， $V=100 \times 10^3$  立方厘米由此可得出  $f_r$  為 68 赫。

## 低音反相箱的窗口開孔面積



在設計低音反相箱時，為了使它的諧振頻率大致等於密閉箱內揚聲器的諧振頻率  $f_0$ ，方形開口孔必須有足夠大的面積。設箱子的容積 ( $V$ ) 和箱板的厚度 ( $l$ ) 均已選定後，則可根據下面的圖表求得方形窗口開孔的面積 ( $F$ )。

例：設  $f_0=80$  赫， $V=45 \times 10^3$  立方厘米， $l=1$  厘米，則沿點划線可求得窗口面積  $F$  為 97 平方厘米。

當窗口開孔面積較小時，會產生顯著的高次諧波，因此箱子的容積  $V$  宜選得大一些。

(俞錫良摘譯自西德“FUNKTECHNIK”)

1962年第5期)

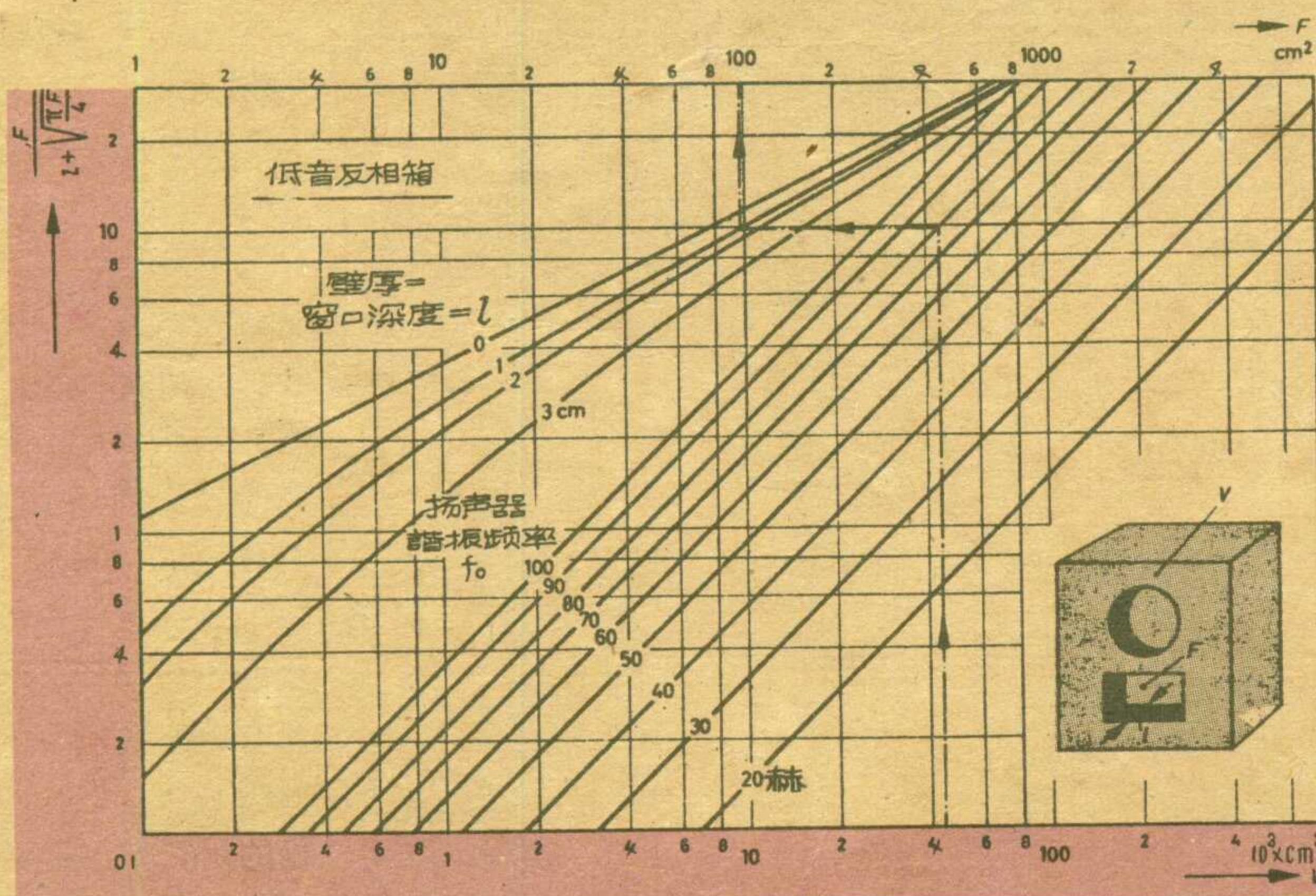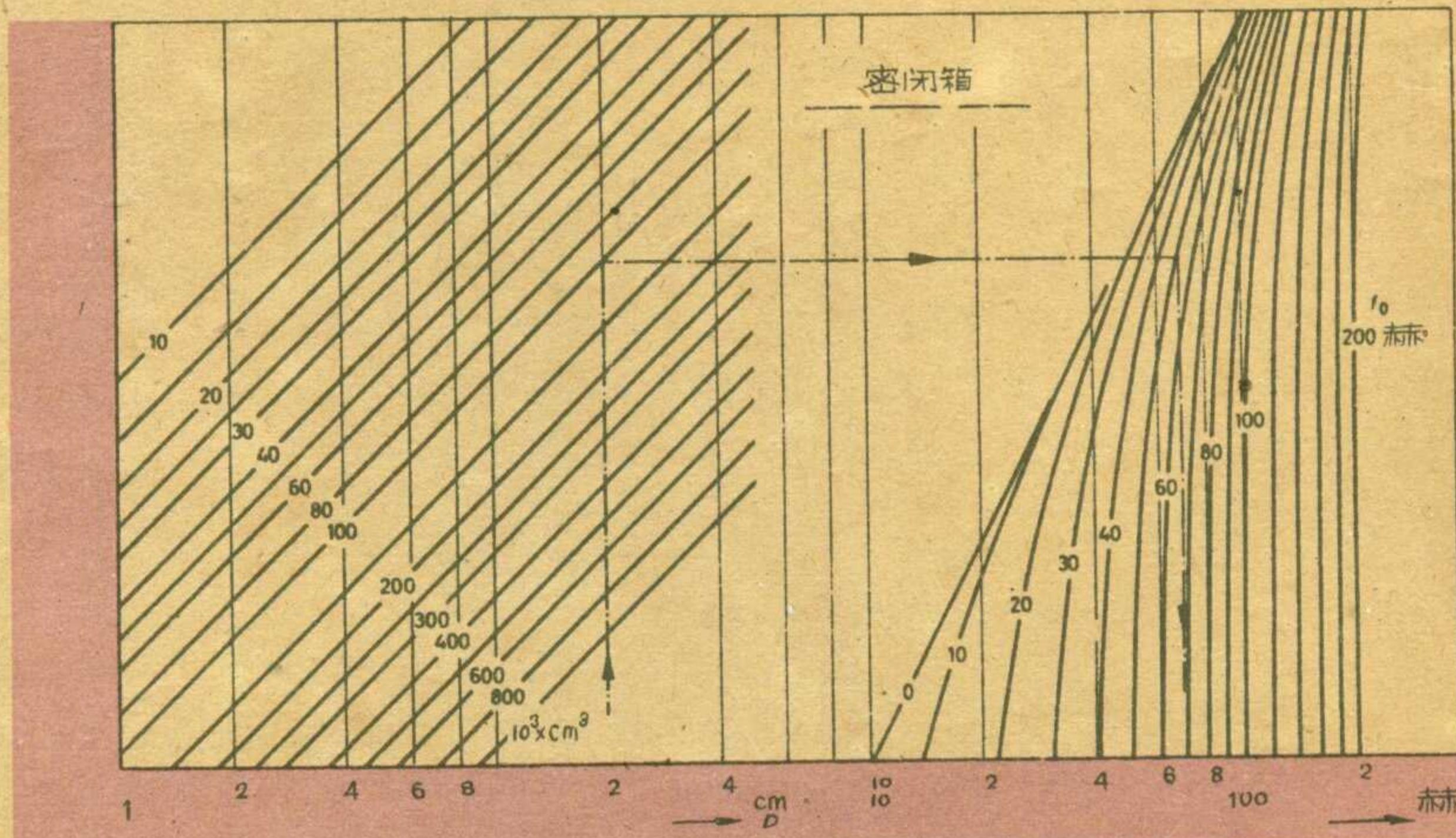

1940年至1950年是科学上許多部門十分活跃的一段时期。当时无线电电子学已經得到蓬勃的发展，并深入

到各个科学部門中去。自动搜索运动目标的雷达，自动进行复杂运算的电子計算机，自动控制的伺服系統，先后得到广泛的应用。电子数字計算机的发明，使人們看到，机器不仅能使体力劳动机械化、自动化，而且能使有規律的脑力劳动机械化、自动化。因此，有人把电子計算机比作电子脑，比作中樞神經系統。在这种情况下，世界各国的科学家都感到，深入研究人脑的控制作用，用电子技术来模拟人脑的机制，用电子計算机来代替人在生产中的管理、控制和調節活动，是十分迫切的事情。1948年，美国数学家諾伯特·維納首先发表了反应这种科学思潮的著作：《控制論》。按照維納的定义，控制論是一門研究机器和生命有机体中的普遍控制規律的科学。維納的成績在于，把机器和生命有机体这两种不同的控制系统联系起来，提出了研究它們共同的控制規律的任务。

### 控制、信息与反馈

控制是随着生命的产生而发生的，生命有机体存在与进化的过程，就是复杂的控制过程。人在生产劳动中，不断地改变客观世界，同时也改变着人本身。人在生产斗争中积累起来的丰富經驗，經過思維的抽象和概括，形成了科学理論，制成了能摹仿人脑活动的电子計算机和各种自动控制系统。

人为了进行有目的性的活动，一般讲来，要有三个步骤：第一步是研究周围客观世界，即通过各种感受器官（例如眼、耳）不断从周围环境中收集必要的信息。第二步是拟定控制策略，也就是由中樞神經系統（脑髓和脊髓）来分析和綜合所收集到的信息，根据記憶和經驗（即以前所积累的信息），拟定出达到預期目的的方法和程序。第三步则是实行控制策略，即由各种执行器官（如手、脚等）根据拟定的方法和程序对外界发生反

# 控制论与无线电电子学

陈 中 基

应。这些活动一般是由感受器-中樞神經系統-效应器通过条件反射和非条件反射来完成的，其方块图如图1。

外部世界使感

受器受到刺激，即有新的信息进入感受器，感受器受到刺激以后就产生信息脉冲，通过感觉神經傳递到中樞神經系統。中樞神經系統根据信息脉冲进行分析和綜合，即进行信息的变换、处理和貯积，然后发出控制脉冲，把反应的信息通过运动神經傳递给效应器，使效应器发生相应的动作，反作用于外界。如果效应器对外界的反应沒有能够达到預期的目的，感受器就从外界接受新的信息，通过中樞神經系統来改变效应器的动作，也就是实现信息的反馈。这样看来，所謂控制过程就是信息的循环和处理的过程，而信息和反馈則是控制的两个基本特征。

在技术控制系统中也有类似的情形。例如，軍事上的防空系統，就是用雷达一計算机一伺服系統来实现信息的循环和处理过程的。其方块图如图2。


雷达的任务是不断地确定运动目标（例如敌机）的坐标，即获得系統外部条件的初始信息，起着生命有机体中感受器的作用。計算机的任务是根据运动目标过去的信息以及外部条件的补充信息（如風力、炮彈初速等）来确定运动目标未来的軌道，形成控制武器动作的信号（反应信息），即起着生命有机体中中樞神經系統的作用。伺服系統的任务則在于放大計算机所发出的控制信

号，并根据这种信号尽可能正确地控制武器的位置和瞄准方向，即起着生命有机体中效应器的作用。

如果把高射炮的雷达控制系统推广到其它高级技术控制系统，就得到图3的方块图。

不难看出，信息搜索机的作用就相当于生命有机体中感受器的作用，信息变换机相当于中樞神經系統，而信息执行机則相当于效应器的作用。

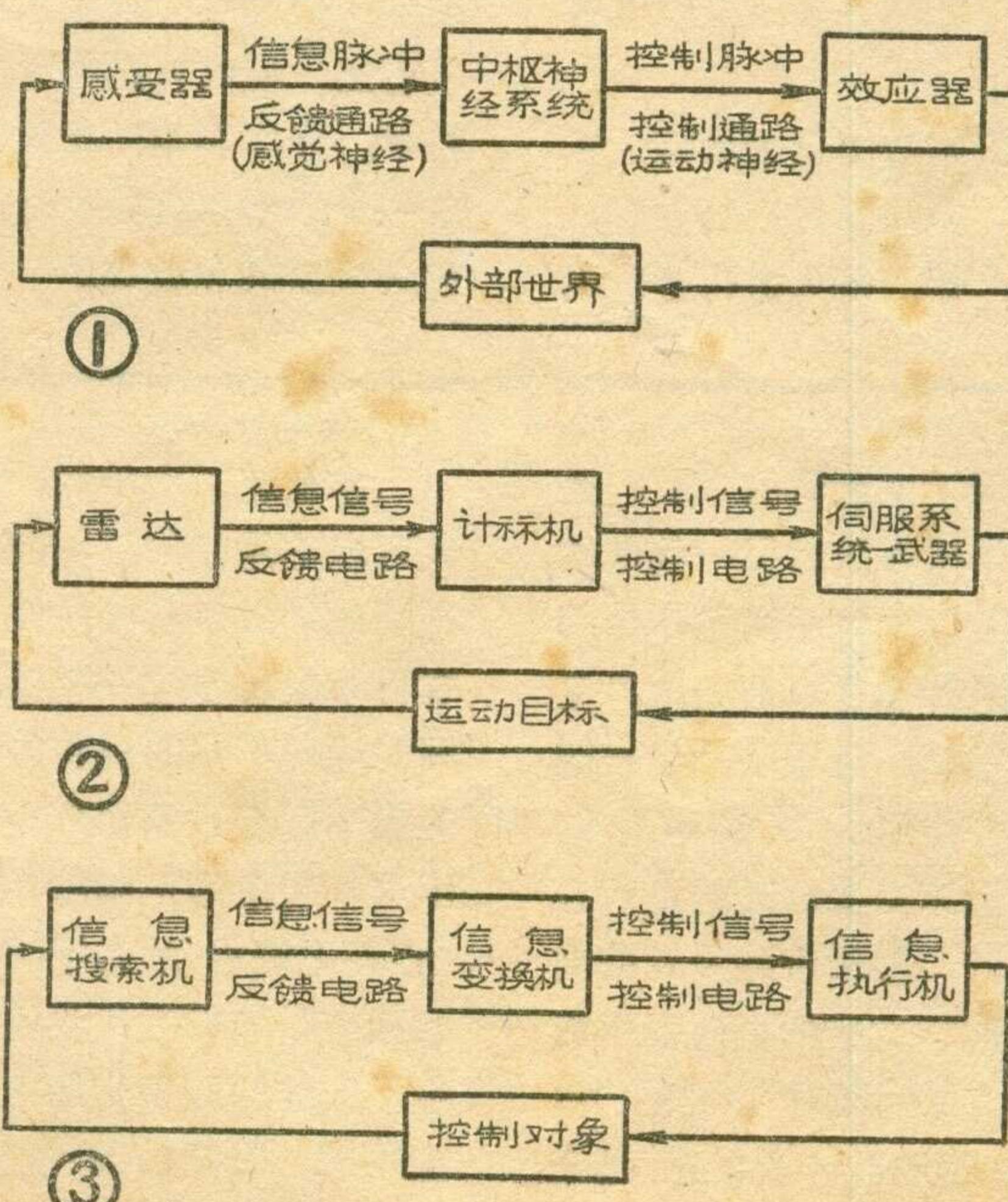这样看来，技术控制系统的作用与生命有机体的机制有着许多相似的地方，遵循着共同的控制規律。控制論的研究任务就是要揭露生



命有机体、技术控制系统等不同类型的控制系统所遵循的共同控制规律，找出一般控制模型及各种特殊的控制模型，以便用电子技术来模拟高级神经活动及其它生理心理现象，并利用人脑控制系统的特点来设计新型高级控制系统。控制论还可以用来研究生命有机体的遗传机制、遗传信息的编码规律及生物形态的进化规律等。可以看出，控制论的研究有极远大的前途，将对人类的生产和生活发生深刻的影响。

## 电子计算机和大脑

从控制论的观点来看，现代电子技术的最高成就——电子计算机在技术控制系统中的作用与人脑在生命有机体中的作用是相似的。但是，人脑控制系统是世界上最完美的控制系统。据国外生理学家估计，人脑约有一百亿个神经细胞，而且这些神经细胞能灵活地进行随机联结，具有记忆、学习和创造的能力。至于现代最完善的计算机也只有十几万个活性元件。其特点则是速度极快（做一次加法只要百万分之一秒），而且可靠精确（在一万亿亿次运算中才出现一次错误），但是，它十分笨拙，不能识别输入模式，缺乏学习能力。

从计算机与大脑的对比中，愈来愈多的科学家意识到创造一种接近大脑机能的控制机是人类脑力劳动走向高度自动化的重要任务。目前制造成功能够直接识别图像和字母的知觉机；能够根据口述进行打字或操作机器的控制机；把听到的语言翻译成另一种语言或文字的翻译机；能根据各种客观条件进行判断、推理，得出正确结论的逻辑机；能诊断疾病的诊断机；能回答各种问题的询问机；能自动查找科学文摘的情报机；能进行学习的自动机；以及根据外界条件变化自动改变工作程序的自适应机。所有这些机器，都能或多或少地代替一部分非创造性的脑力劳动。

应当认为，用现代电子技术来制造出愈来愈接近于人脑作用的控制机是唯物的想法。但是同时应当看到，电子计算机是人手和人脑劳动的产物，是人进行劳动的

工具，它只是人手和人脑的延长和加强，它永远也不会代替人脑的无穷无尽的智慧和创造性的劳动，至于“电子计算机将比人更聪明”等等说法，更是十分荒谬的。

## 控制论与无线电电子学

根据目前世界科学技术的发展情况来看，控制论是在无线电电子学的高度发展——电子计算机的基础上产生的，是人们在对比电子计算机与大脑的控制作用中产生的，但是控制论本身的发展又进一步推动了无线电电子学的发展。为了制造模拟人脑作用的大型电子数字计算机，对电子技术提出了愈来愈高的要求。为了适应这种要求，最近几年来，不仅出现了像台面式晶体管，隧道二极管，超导管，冷子管，分谐波振荡器，量子放大器等新型无线电元件，而且诞生了两个新的学科：仿生电子学及生物无线电学。

仿生电子学专门研究用电子技术来模拟生命有机体神经生理活动，特别是人脑的活动，并根据大脑的构造和生理机制来设计仿生电子元件和仿生电子线路，特别是设计高级控制线路。这门科学对于高级神经活动的定量研究，对于设计高度灵活、高度可靠的复杂控制系统，对于制造接近大脑机制的控制机及接近人类感觉器官作用的各种知觉机，将起很大的作用。生物无线电学则是研究生命有机体与外界环境的电磁场联系，生命有机体内部的无线电联系，以及著名的“脑场”问题。目前已经证明人体能发射150千赫的无线电波，也能接收300~500千赫的无线电波。关于电磁波对动植物生理机制的影响，也正在进行大量的实验。生物电控制的假手假脚已经制造成功，用生物无线电波来控制机器也已经提到日程上来。目前还很难预料，这门科学将对电子学、生理学、心理学、以及工农业生产有多么巨大的影响。可以看出，现代自然科学的研究重心，正在逐渐转向生物科学。在控制论、生物学及无线电电子学的边界上还留着一大块空白的处女地，等待着科学家和广大无线电爱好者来耕耘和收获。


我们知道，物理学中所讲的“场”，是指能将一种物体的作用传送给另一物体的一种物质形态，或者说是传送这种作用的物质承担者。电场是产生在电荷周围并且作用于其他电荷的“场”；磁场是产生在磁体或运动电荷周围并作用于其他磁体的“场”。电磁场则是迅速交变运动的电荷在其周围空间里产生的、并紧密联系着的交变的电场和磁场。这种交变的电磁场由近及远传播，则成为“电磁辐射”，或称“电磁波”。利用这种电磁辐射传递信息，是今天无线电通信技术的基础。

本世纪二十年代，科学家发现了一种奇怪的现象，即人可以不用任何工具，在远距离传递思想活动。例如两人在两地同时想到某一件事，或同时有某种相同感觉。后来有科学家曾作过一些精确的实验，即令相距甚远的两人，同时注视不同的规定符号，结果发现两人注视相同符号的概率远超过偶然巧合的数字。当时人们虽然还没有找出这种现象的正确解释，但却已直觉地给它起了一个“心理无线电”的名字，又称为“心理暗示”或“远距离思想感应”。随着近代生物学、医学和电子学的发展，人们发现了人体的许多生物电流现象，其中也发现人的大脑电流波动。因此，人们也就据此而推断，“心理暗示”这类信息传递现象的承担者，也许就是交变的脑电流所产生的

在現代化的自動設備中，為了自動監測或自動控制生產過程，首先需要把生產過程中的某些參數（溫度、照度、產品的尺寸等）用傳

感器（熱電偶、光電元件、厚度傳感器等）變為電信號。然後把得到的信號放大，用電表或其它指示器指示出來，或者用來自動控制生產過程。在原子核物理、生物學、天文學、礦藏探測等許多科學技術部門中，也都常常利用傳感器得出的電信號來間接觀察被研究的對象。通常傳感器得出的電信號，方向固定不變，而大小變化得極為緩慢，或者說，變化的頻率趨近於零。我們通常把這種信號叫做“直流信號”。一般用來放大交流信號的電容耦合放大器或變壓器耦合放大器，都不能用來放大這種直流信號。因為電容器和變壓器都不能傳送直流。必須採用直接耦合——即不用耦合電容或變壓器的特種放大器，這種放大器稱為直流放大器。

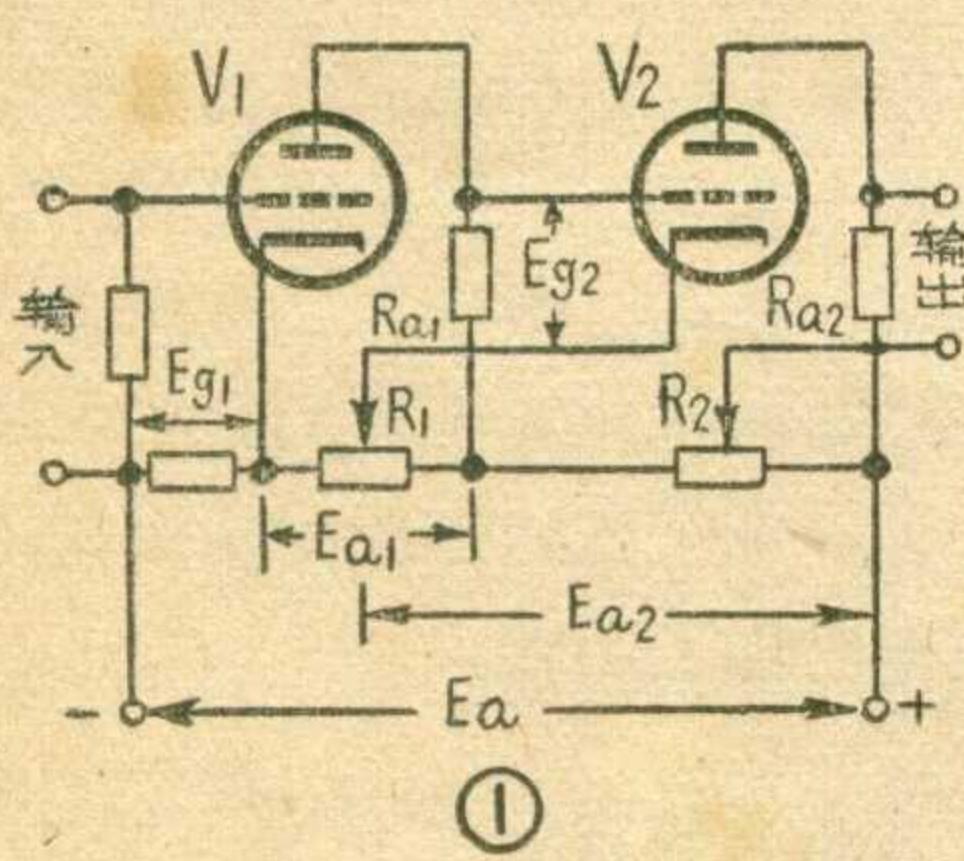直接耦合就是前一級電子管的屏極和後一級電子管的柵極直接連接，或通過電阻連接，而不用阻隔直流的耦合元件。圖1所示為一個簡單的兩級直流放大器電路。電子管  $V_1$  的屏極直接接到  $V_2$  的柵極，所以  $V_1$  屏壓的緩慢變化就可以加到  $V_2$  的柵極繼續由  $V_2$  進行放大。由於  $V_2$  的柵極和  $V_1$  的屏極處於同一個正電位，所以  $V_2$  的陰極應當接一個更高的正電位，以保證  $V_2$  工作於負柵壓狀態。調整電位器  $R_1$  可以得到適當的負柵偏壓  $E_{g2}$ ，而調節  $R_2$  可以使輸入信號為零時輸出信號為零。



### 直流放大器的主要問題

在放大器中，有許多變化很慢的干擾源。例如，供電電源電壓的變化，電子管參數和電

# 電流放大器

路元件的變化等。這些因素使放大器的靜止工作狀況（沒有信號輸入的工作狀況）緩慢地變化。這種變化對於一般放大器，不會在輸出端

產生電壓。因為這種變化極其緩慢，相當於非常低的頻率，在阻容耦合放大器中，它被耦合電容所呈現的高阻抗所阻隔；在變壓器耦合放大器中，它被變壓器初級線圈所呈現的低阻抗所短路。但是在直流放大器中，放大器靜止工作狀況的任何微小變化都會被放大，而且“通行無阻”地送到輸出端。因此，在沒有輸入信號時，輸出電壓不可能永遠保持為零，而是不斷地緩慢變化。這種現象稱為“零點漂移”。零點漂移使負載上產生虛假的信號，破壞了放大器的真實工作。特別是在放大微弱信號時，這種虛假信號會淹沒掉真正的信號。因此，如何克服零點漂移就成了直流放大器的主要問題。

### 零點漂移的主要來源

1. 供電電源電壓的變化。不論是燈絲電壓、屏壓或柵壓的變化，都將使電子管的靜止工作狀態改變，使放大器發生零點漂移。因此，直流放大器往往用經過穩定後的電壓供電。通常高壓採用電子管穩壓器供電，而在燈絲電路中串入穩流管，或者用磁飽和穩壓器。

2. 電子管發射電流的起伏。電子管發射電流的起伏稱為陰極漂移。陰極漂移是產生零點漂移的重要來源之一，而且難於克服。特別是第一級電子管的陰極漂移最為嚴重，因為它要被後面各級所放大。產生陰極漂移的原因很多。如電子管表面激活層性能的改變，各電極間的接觸電位差改變等等。

使頭一級電子管工作於電流較小的狀態，可以減小陰極漂移的影響。因為這時陰極發射的電子除供給屏流所需之值外還有很多富餘。這些富餘的電荷積聚在陰極附近，產生一個負的電位。這個負的電位可以對陰極發射的不穩定起自動調節作用。例如陰極發射能力增大，

電磁場，也就是所謂“腦電磁場”或“腦場”。這些現象引起了科學家的極大興趣，不少的科學工作者對這些問題作了研究。據有的科學家推斷，根據實驗看，可以證明人的大腦確能輻射電磁波。但也有科學家否認這些推斷，認為腦電流頻率太低不能輻射，而且強度也太微弱（數量級約為  $10^{-10}$  伏，即萬分之一微伏）不能勝任有效的信息傳遞。但是近年來的實驗結果，又指出人的大腦能產生頻率更高的腦電流，並能受高頻電磁場的影響，這似乎對腦電磁場成為思想傳遞的承擔者，提供了有力的論證。不過相反的實驗又使人對這些論據感到惶惑，那就是“心理暗示”現象，在完全的電磁屏蔽的條件下也能產生，這也就是說，電磁波不一定就是“心理暗示”的傳

播者。新的論斷是，“心理暗示”現象可能是腦產生的一種尚不知道的能量“場”所產生的。雖然目前“腦場”還是科學上一個爭論的問題，但是腦場的存在，似乎是已比較近於肯定的了。但是“腦場”究竟是一種什麼“場”呢？這還是科學上的一個未解之謎。對於這樣一些問題的討論和探索，就形成了今天一門新的學科——生物無線電學。隨著無線電電子學、生物學和醫學的發展，這門科學是一定會出現可驚的成果的。有的科學家甚至預言這些現象的實際應用已是不遠的事，看來也是很有道理的。

（青雨）

会使屏流增大，但是同时使富余的电子增多；积聚于阴极附近的电子增多，所产生的负电位也就愈大，从而增加电子跑向屏极的阻力，抵消了一部分屏流增大的作用。

根据实验，电子管加热后，在开头的1~2小时内，屏流变化很大。这是由于此时发射性能和电极相互间位置的变化很大。为了减小这种变化所造成的零点漂移，在直流放大器工作前，最好先将电子管预热1~2小时。新的电子管在某些情况下，需要预热更长的时间，使电子管“老化”。此外，直流放大器在工作过程中，如果需作短时间的中断时，最好保留灯丝电压不中断。

3. 槽流的影响。电子管在负槽压下工作，也会有很微小的槽流。第一级电子管的槽流的不良影响最为严重。槽流的变化通过信号电源的内阻产生一个变化的电压，使电子管槽阴间的电压变化，从而产生零点漂移，而且这一电压变化要被以后各级放大。此外，还会降低放大器的输入阻抗，减小放大系数，并使信号发生失真。

槽流中包括电子流和离子流。电子流的形成主要是由于阴极发射出来的电子有一定的初速，所以能跑到带有负电位的槽极上去。如果在槽极加上很负的电压，使电子难于跑到槽极上去，就可以减小这一电流成分。离子流主要是管内的残余气体造成的。从阴极迅速跑向屏极的电子，和管内残余气体碰撞，就使气体电离。电离后的气体正离子就跑向带有负电位的槽极，形成槽极中的离子流成分。使电子管工作于低屏压，可以减小这一电流成分。因为这时管内电子受到的加速小，电离气体的本领就会减小。所以，在某些直流放大器中，为了避免离子流，常使第一级电子管的屏压低于气体电离电位的数值——不超过8伏。联系到前一小节中所说的，可以看出，直流放大器第一级往往是工作于屏压甚低、槽压很负、屏流极小的特殊状态。工作于这种状态的放大级，跨导很低，电压放大系数小到接近于1，但电流放大系数很大，可达1千或更多。


现在产生了一种专供直流放大器第一级用的电子管，叫做“测电管”。它的槽流可以小到 $10^{-8} \sim 10^{-9}$ 微安。

除此之外，输入级槽阴极间的绝缘电阻也应该高。因为绝缘电阻的漏电电流起着和槽流同样的不良影响。

4. 电路元件数值的变化。放大级电路元件数值往往随环境温度湿度和使用时间而变化。因此，直流放大器中对工作状态影响较大的元件，如果其数值对温度敏感而且发热严重，应该装于通风条件良好的位置。对湿度敏感的元件，可以密封起来。
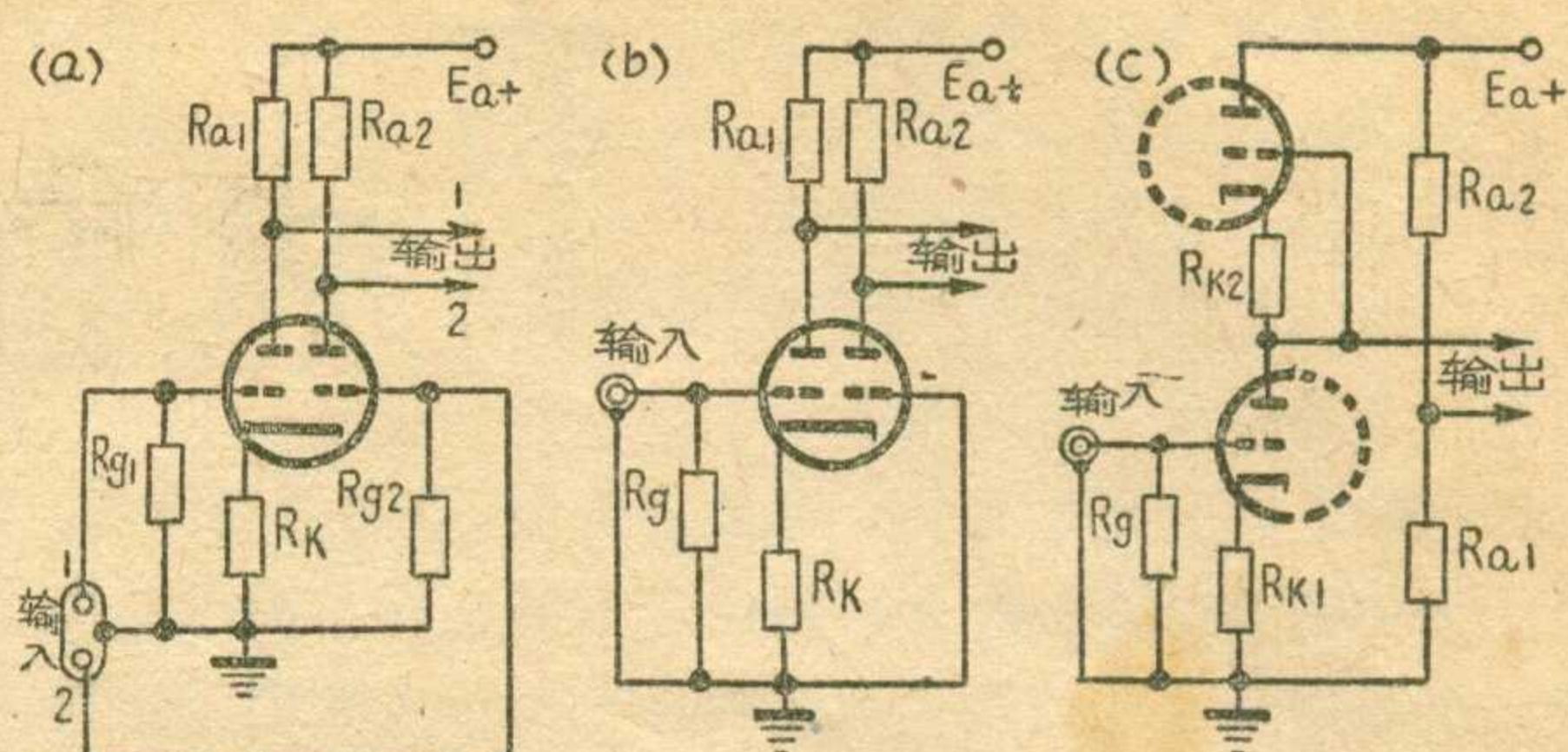
### 减小零点漂移的电路

在直流放大器中采用各种桥式电路（平衡电路），可以在很大程度上减小由于电源电压变化而引起的零点漂移。在图2所示的各种桥路中，两个三极管构成电桥的两臂，电阻 $R_{a1}$ 和 $R_{a2}$ 构成电桥的另外两臂。在没有输入信号时，电桥平衡，输出端的信号等于零。当输入端加



②

上信号时，电子管的状态改变，它的电阻也改变，电桥的平衡被破坏，在输出端出现了和输入电压成正比的输出信号（如果电子管工作在屏一槽特性线性段的话）。另一方面，供电电源电压的变化使两个电子管屏流发生几乎相同的变化，因而对输出信号的影响很小。当两个管子采用共阴极的孪生管时，两边的发射性能很接近，当灯丝电压变化时，对两边电子管的影响基本上相同，可使阴极漂移大大减小。图2a和b中的两个电子管对直流供电电源来说是并联的，所以称为并联平衡电路。它们的区别是前者需要有对称的输入信号，而后者只要有普通的单边输入信号就行了。图2c的两个电子管是串联后接到电源上的，所以称为串联平衡电路，它也是只需要单边输入信号。这些电路比较简单，稳定性也较高，所以在各种电子仪器中得到了广泛的应用。


### 多级直流放大器的困难


从图1电路可以看到，直流放大器中后一级电子管的各个电极的电压，比前级电子管各个相应电极的电压要高很多。因此，当要求放大量很大，级数很多时，就需要有很高的直流供电电压。此外，由于各级电子管阴极之间的电位差很大，所以多级直流放大器的电子管不可能共用一组灯丝电源，否则电子管的灯丝和阴极间会被高压击穿。这样就给供电增加了困难。

### 另一种放大直流的方案

为了解决放大“直流信号”所发生的各种困难：零点漂移、放大系数较低、直流供电困难等，还采用另一种根本不同的方案。这就是把传感器输出的直流信号（变化缓慢的信号）去“调制”某一频率较高的载频振荡，也就是把直流信号先变为交流信号。把这一交流信号用普通交流放大器加以放大，然后再还原为与原来信号相同的直流（变化缓慢的信号）。这种直流放大器的方框图如图3所示。

（赵 侠）

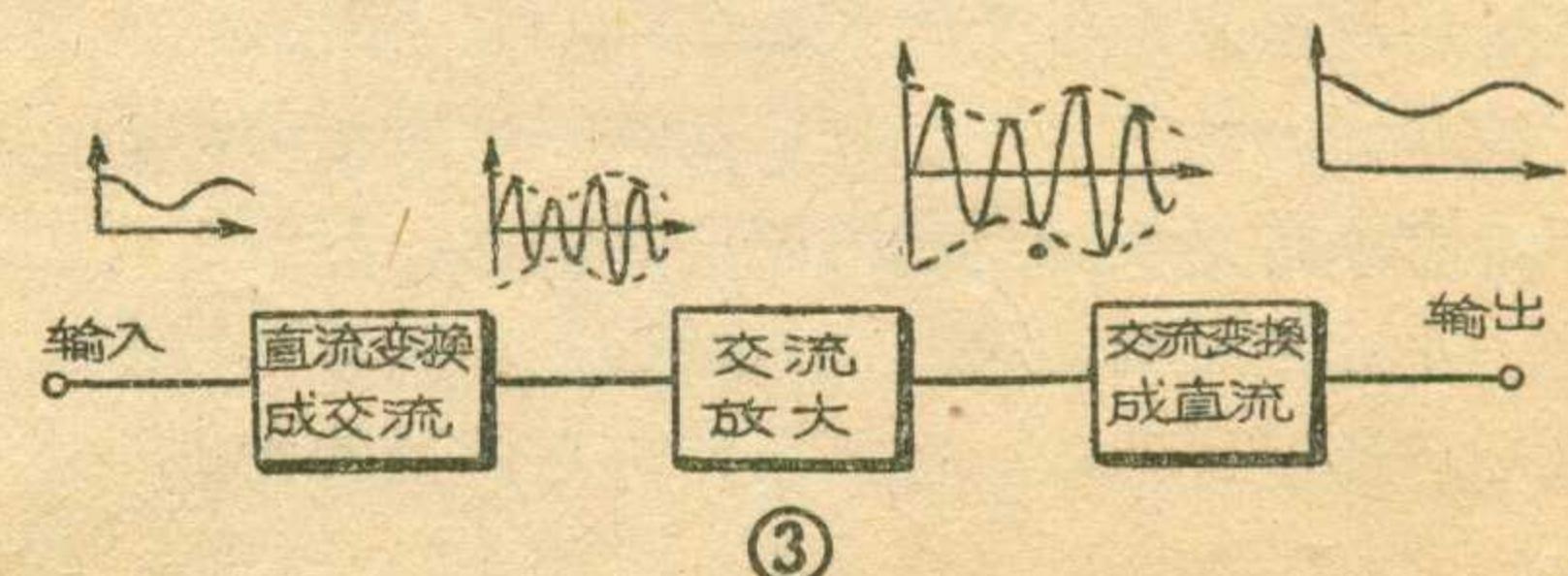

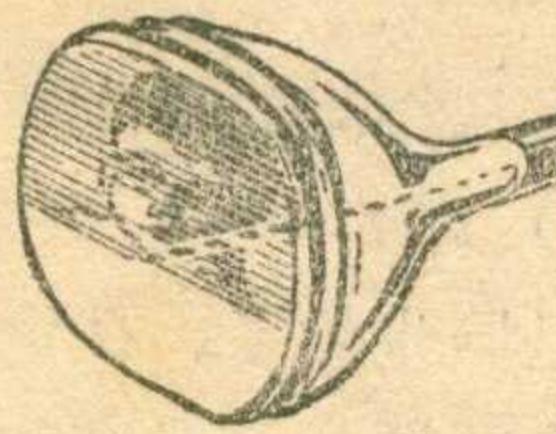

# 电视图像是怎样显出来的

張家謀

电视的基本过程就是用傳送电信号的方法来傳送活动图像。电视摄像管把被摄图像自左而右、自上而下地逐点变成电信号，并傳送給电视接收机。那么，电视接收机又是怎样显出图象的呢？

## 显象管中的电子束


在收音机里，我們用揚声器把音频电信号变成声音；在电视接收机里，我們是用电视显像管把图像电信号还原成原来的图像。电视显像管的工作原理，基本上和示波管一样。本文标题旁画出了它的外形图。它的外壳是玻璃的，内部抽成真空，管前平面部分就是用来显像的萤光屏幕。屏幕玻璃内壁塗着一层萤光物质，受到电子轰击时能发出光来。不同的萤光物质能发出不同顏色的光。在电视机中要发白光，用的是硫化鋅与硫化銻的混合物。

图1画出了显像管的剖面原理图。阴极、控制极、加速极、第一阳极和第二阳极构成了能发射高速电子束的电子枪。最左端的阴极由灯丝加热后，会发射出大量电子来。在阴极外面罩有一个带孔的金属圆筒，叫控制极。控制极的作用就像电子管的栅极，其上加有几十伏负电压，改变负电压的大小能控制从小孔飞出的电子的数目。图像电信号就加在这个电极上。


控制极前面不远处的一个带孔金属圆片是加速极。上面加有几百伏正电压，对阴极发射出的负电子产生吸引力，使它们朝着加速极方向飞过来。加速极前面还有几个带孔金属筒。直径較大的一个是第一阳极，上面也加有几百伏的正电压。直径較小的两个用导线連在一起，是第二阳极，它通过导电彈簧片与显像管漏斗形部分內壁的导电膜相連。在导电膜也即第二阳极上加有1万多伏的高电压，使飞向加速极的电子得到进一步的加速。同时，第二阳极与第一阳极間的电場对电子的运动发生影响，把电子会聚成束（聚焦）。高速的电子束轰击萤光屏，屏幕上就出現了一个光点（图1）。目前生产的新型电视显像管多用这种静电聚焦的办法，例如常見的35ЛК2Б、43ЛК2Б等型号。还有一种磁聚焦法，是利用套在管子尾部的聚焦綫圈所产生的磁场来影响电子的运动，从而产生聚焦作用。磁聚焦的显像管的电子枪结构比較簡單，沒有加速极和第一阳极，只有第二阳极对电子起加速作用。比較老式的显像管，如40ЛК1Б等，多用这种办法。
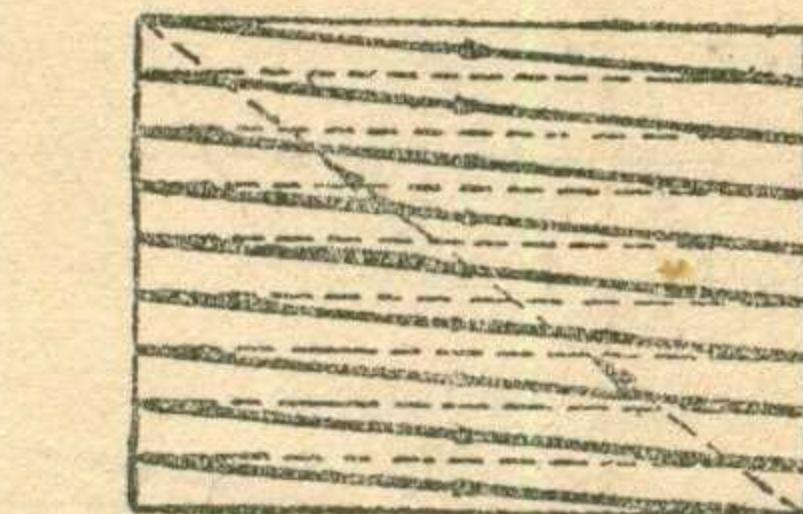
## 扫描和光柵

但是，仅仅在显像管屏幕上出現一个光点还不够。要显出图像来，首先要让光点按一定規律很快地在屏幕



②

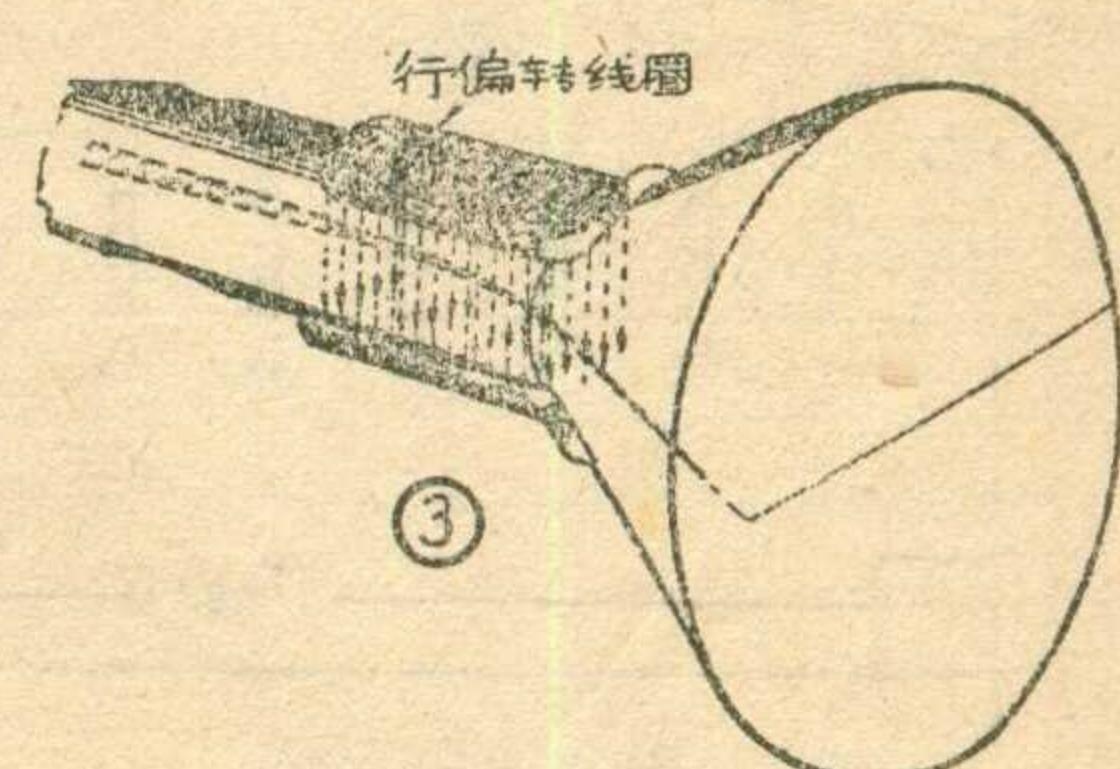



行偏转綫圈

③

上移动，这就是电子束的扫描。目前广播电视都用直线扫描法（見图2）。电子射綫在屏幕上以等速度从左向右扫过，这叫做行扫描。行扫描綫并不是完全水平的，而是稍微向下倾斜。每扫完一行，电子束就突然水平地跳回左端，剛好处在前一行的下面，然后开始扫下一行。这样一行行从上到下的扫描，叫做帧扫描。扫描的行数很多，一般都是几百行（图2中为簡明起見，只画出了9行），而且扫描速度极快，扫完这几百行，也就是扫完整个屏幕，只需要几十分之一秒的时间。因此，由于眼睛的惰性，以及萤光幕的“余輝”（电子束扫过幕上某一点时，亮点不是一下子消失，而是在很短的时间內逐渐消失），眼睛看到的就不是移动的光点，而是一帧光亮的面——“光柵”。电子射綫在扫完一个光柵的最后一行时，立刻又跳回屏幕上端再順序扫描第二个光柵。由于光柵很快地不断重复，一般每秒钟要重复几十次，所以人眼看到的光柵就是稳定的。在电视广播中，光柵是长方形的，寬度和高度之比为4：3。

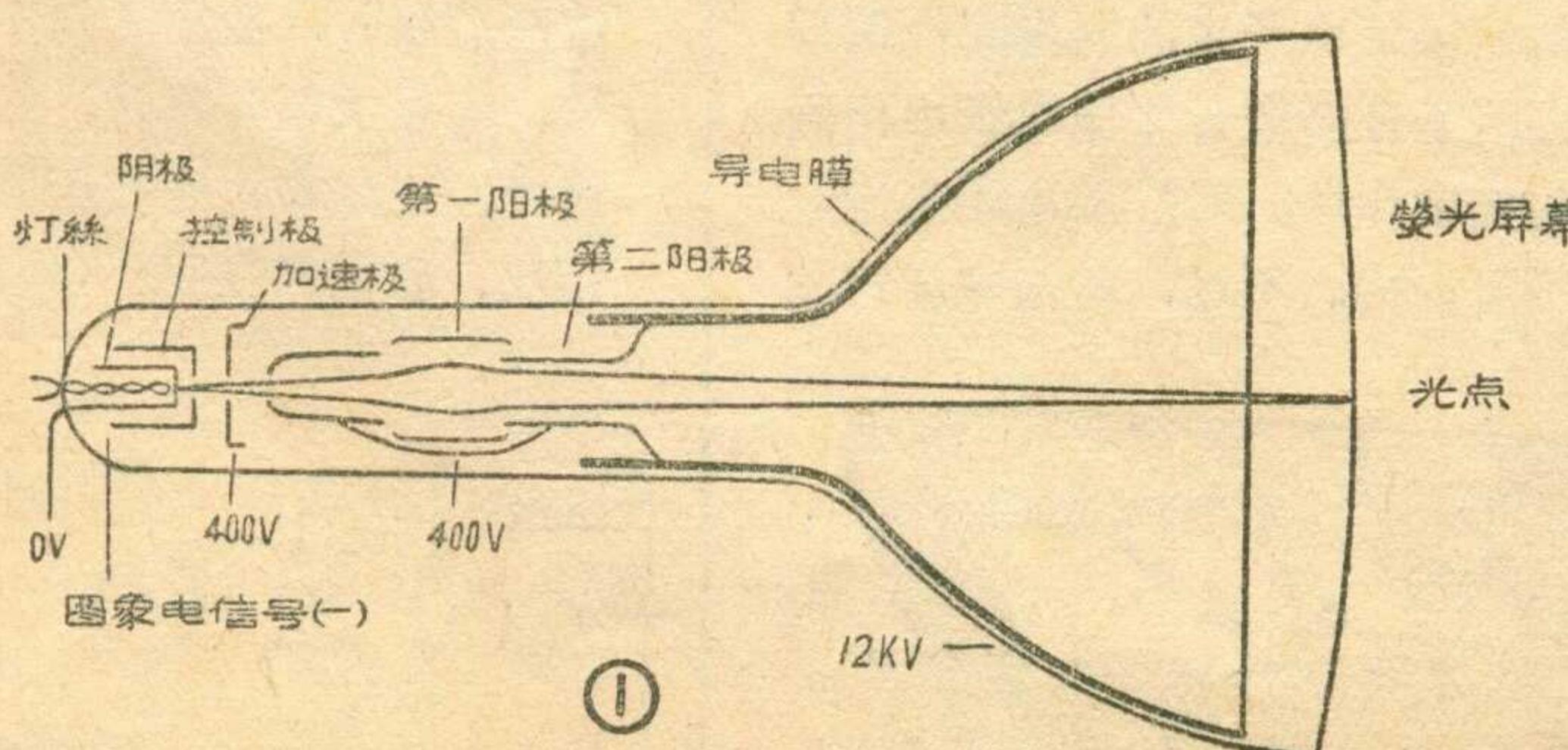电视显像管中的扫描是靠管子颈部套着的偏轉綫圈来实现的。图3說明行偏轉綫圈对电子束的作用。这个綫圈所产生的磁力綫是垂直于水平面的。我们知道，运动电子通过与运动方向相垂直的磁场时，会改变原来的方向，在垂直于磁场的平面內偏轉，偏轉大小取决于磁场强弱。因此，如果行偏轉綫圈中的电流是交变的，那么所产生的磁场强度也随着变化，电



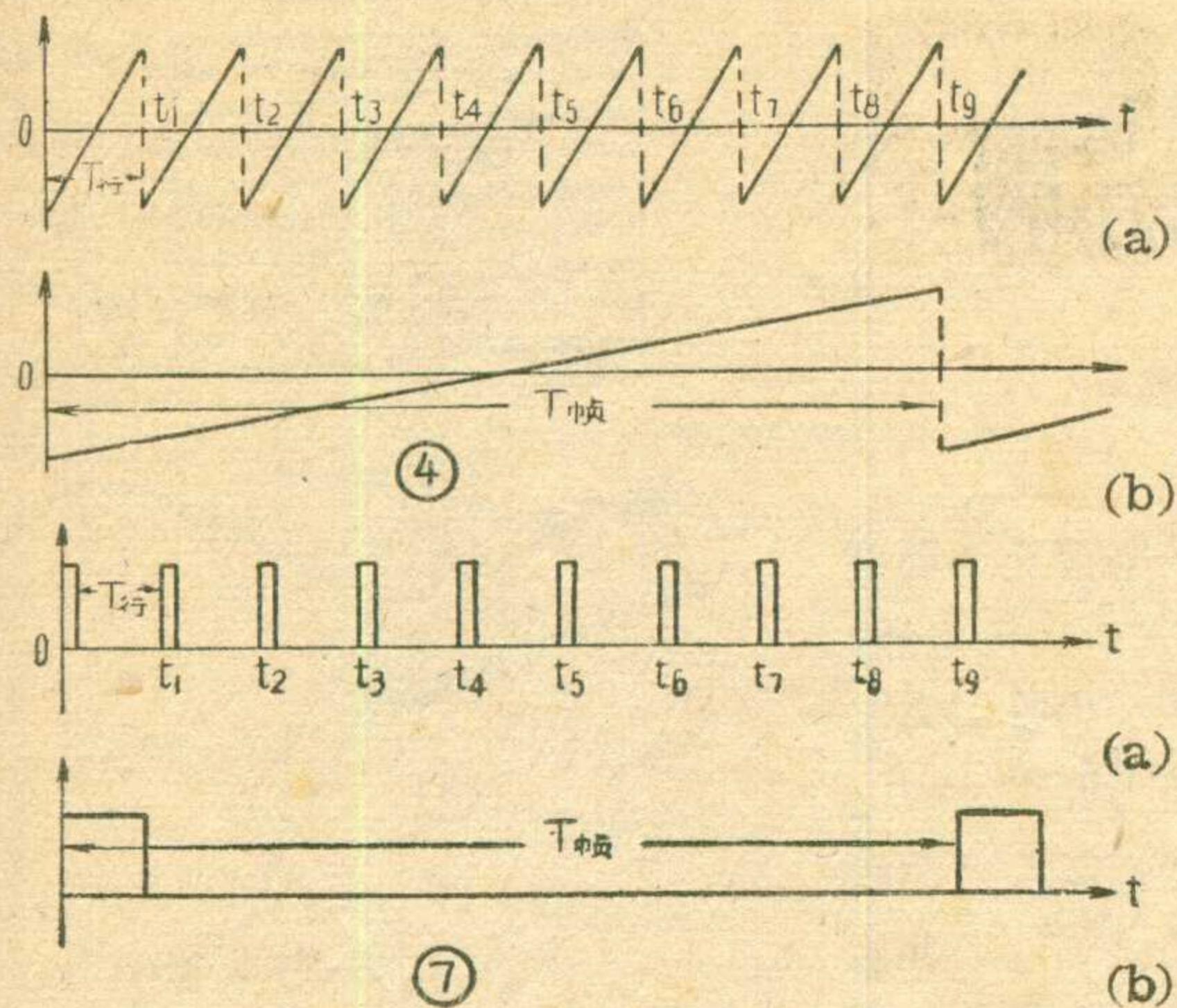

### 从光栅到图像


显像管光点亮度取决于第二阳极电压的大小和电子束的电流强度(束中的电子数)。在实际应用中，第二阳极电压是固定的，这时亮度就决定于电子束的电流强度了。这个电流强度是由控制极电压来控制的。由此可见，

如果在控制极加的是固定的电压，那么，电子束的电流强度不变，因此，扫描出来的光栅各点亮度相同。但是，如果把电视接收机收到的图象电信号加在控制极上，那末，光栅中各点的亮度就受到图象电信号的控制，和原图象上各点的亮度相对应：原图象上的点较亮，光栅上的对应点也较亮；原图象上的点较暗，光栅上的对应点也较暗。这样就重新显出了原来的图象。

我们知道，图象电信号是由电视摄像管用同样的扫描方法产生的。为了正确的重显图象，显像管电子束的扫描必须和摄像管电子束的扫描完全一致。它们的每一帧、每一行都要同时开始，扫描的速度也要完全相同。摄像管中在扫第几行，显像管中也在扫第几行；摄像管中在扫那一个点子，显像管中也在扫位置完全对应的点子。或者說，摄像管中和显像管中的电子束运动应当是“同步”的。图6用一个最简单的比喻，來說明电子束的同步作用。

如何保证电子束的同步呢？最彻底的办法是在摄像管和显像管中用同一个扫描发生器。对广播电视来说，这是不可能的。不过，锯齿电流形状



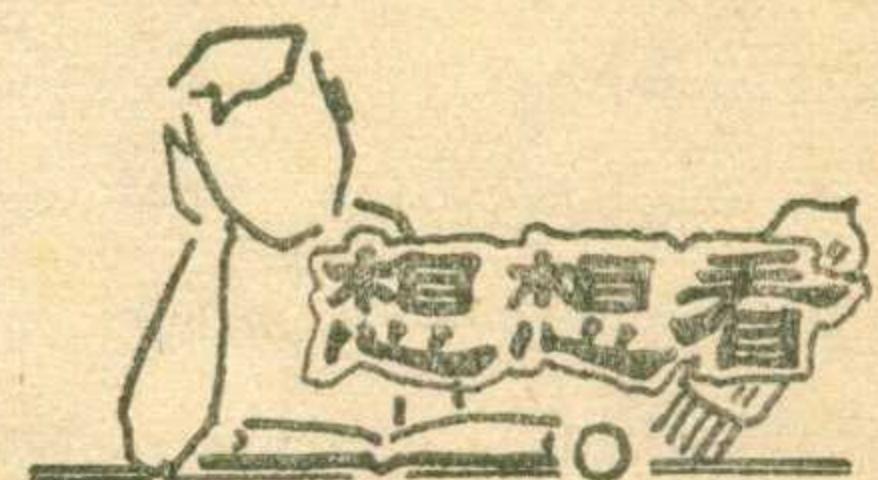
很简单。只要两个扫描发生器所产生的各个“锯齿”都从相同的瞬间开始（例如图4a中的 $0, t_1, t_2 \dots$ ），那末，这两个锯齿波就是同步的了。在电视发射台中，有一个行同步信号发生器和一个帧同步信号发生器，分别发出一系列的脉冲。前者的脉冲重复频率等于行扫描周期 $T_{行}$ （图7a），后者的重复频率等于帧扫描周期 $T_{帧}$ （图7b）。这些脉冲一方面送到摄像机中，分别去控制行、帧扫描发生器各个“锯齿”开始的瞬间，另一方面，也和图象信号一起通过无线电波传送到电视接收机中，去分别控制接收机中的行、帧扫描发生器各个“锯齿”开始的瞬间。这样，摄像管和显像管中的电子束就得到了同步，显像管就能准确地重显所传送的图象了。



1. 小王有个变压器，初级为110V/220V，次级只有250伏和2.5伏两个绕组。小王想再加一个电压为6.3伏的绕组。但他不知原来绕变压器的数据，也不想拆开线包。请你帮他想一想要绕多少圈。（震天）

2. 附图电路中，设电流表的内阻为零，那一个电流表的指示大一些？（志同）

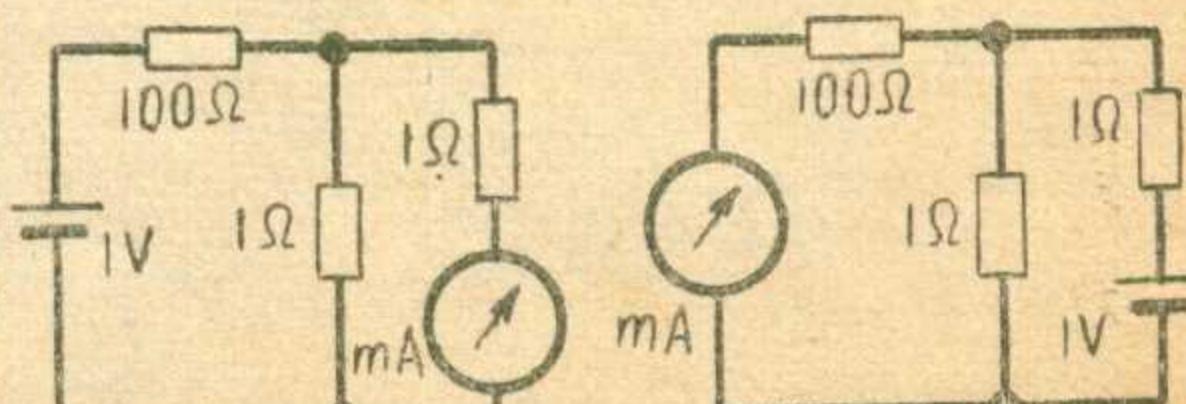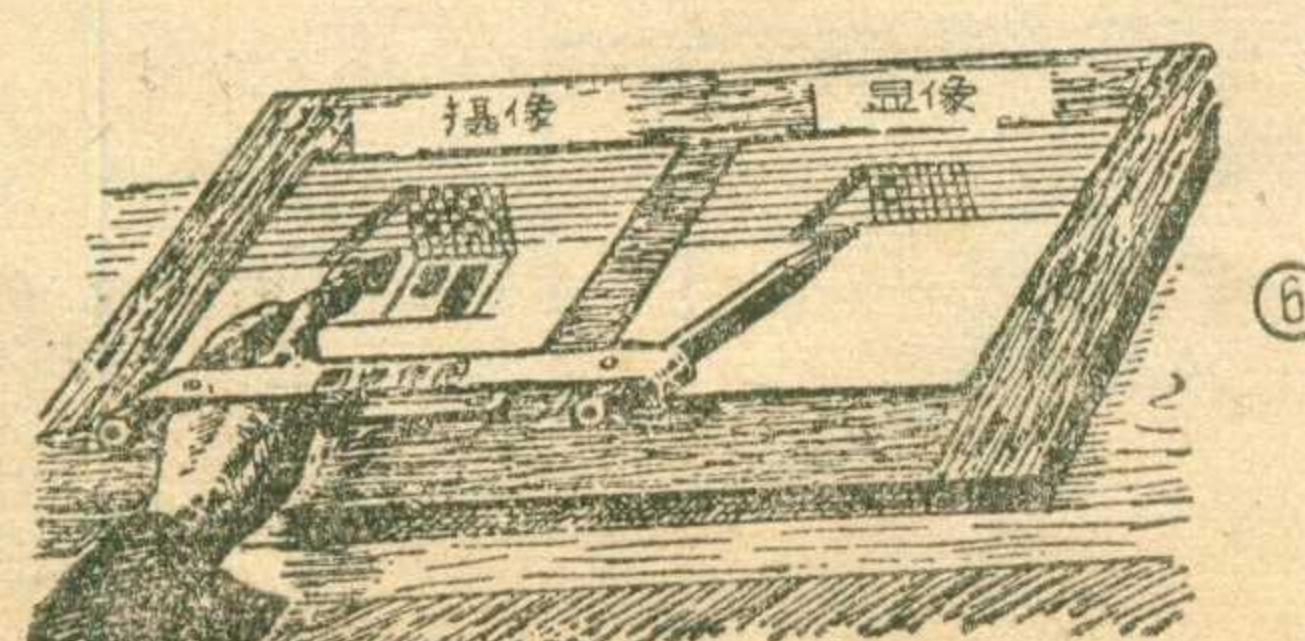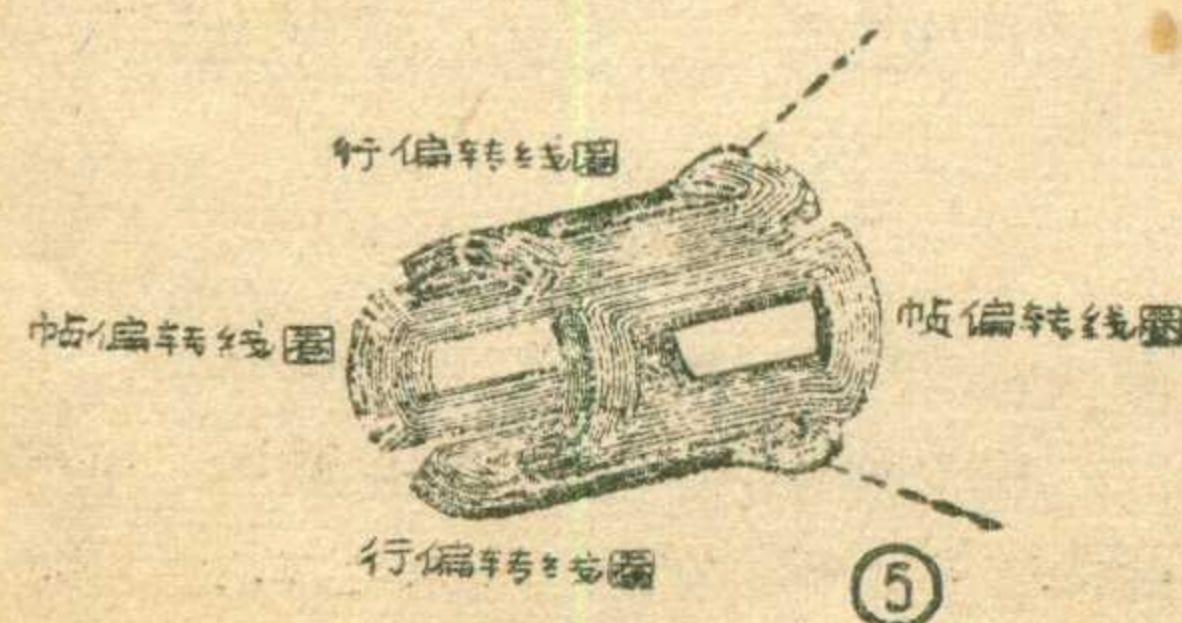3. 电源变压器的次级短路后，初级接上电源时，变压器会立刻被烧毁。但输出变压器的次级短路时，变压器却不会被烧毁，而在次级开路时，却可能被烧毁，正好和电源变压器的情况相反。原因何在呢？（张雷）



无线电爱好者常常会碰到分贝（简写成“db”）这个名词。这是一个用来表示声音或电信号在传输过程中功率增加（增益）或减少（损耗）的计算单位。它和我们通常使用的

许多单位有着截然不同的性质。例如我们从红布和蓝布上各剪下一尺，那末这两段布都短了一尺，而剪下来的两块布长度也必然相等。但分贝却不是这样。当一个电路的功率损耗一分贝时，这电路的功率减少了多少呢？这却要看电路原来的功率有多大。如果原来是100毫瓦，那么降低一分贝就是减少了约20毫瓦。如果原来只是10毫瓦，那就只减少约2毫瓦。显然20毫瓦并不等于2毫瓦。但我们根本不考虑这个事实，只要它们都减少了20%，就认为它们的功率损失都是一分贝。

可见，分贝所表示的是两个功率的比值，不过，它不是直接表示这个比值，而是通过一种特殊方法——对数——来表示的。

### 什么是对数

什么是对数呢？这里简单说明一下。大家知道， $10 \times 10 = 10^2 = 100$ ； $10 \times 10 \times 10 = 10^3 = 1000$ ……。我们把 $10^2$ 、 $10^3$ 等叫做乘方，其中10叫做底数，10右上角的数字叫做指数，100、1000……等叫做真数。知道了底数和指数，就可以求出真数（如 $10^2 = 10 \times 10 = 100$ ）。反过来，如果知道了底数10和真数100，也可以求出相应的指数2。这个相应的指数2，就称为10以10为底的对数。我们以符号 $\log$ （读作laoge）表示对数，把底数写在 $\log$ 的右下角，这样， $10^2 = 100$ ， $10^3 = 1000$ ，……就可以写成 $\log_{10} 100 = 2$ ， $\log_{10} 1000 = 3$ ……，也就是说，10以10为底的对数为2，1000以10为底的对数为3……。如果以文字代替数字，可以写出 $\log_b A = N$ ，即A以b为底的对数为N（用指数表示可写成 $b^N = A$ ）。通常应用的是以10为底的对数，所以把以10为底的对数



### 一方 波一

叫做常用对数，并且把 $\log_{10}$ 简写为 $\log$ 。任何数的零次方都等于1，即 $b^0 = 1$ ，所以 $\log 1 = 0$ 。此外，对数还有一些重要的特性，例如： $\log(A \times B) = \log A + \log B$ ； $\log\left(\frac{A}{B}\right) = \log A - \log B$ ，此时若 $A > B$ ， $\log\left(\frac{A}{B}\right) = \log A - \log B =$ 正值，若 $A < B$ ， $\log\left(\frac{A}{B}\right) = \log A - \log B =$ 负值； $\log A^n = n \log A$ 等等。

### 分贝的定义


把两个功率的比值 $(\frac{P_2}{P_1})$ 取常用对数，就是这两个功率相差的“贝尔”数（贝尔是外国人名的译音）。贝尔这个单位太大了，用起来不方便，所以实际上常取贝尔的十分之一作为单位，叫做“分贝”，就好像一米的十分之一叫做“分米”一样。写成公式，就是

$$\text{贝尔数} = \log \frac{P_2}{P_1}, \dots \quad (1)$$

$$\text{分贝数} = 10 \times \text{贝尔数} =$$

$$10 \log \frac{P_2}{P_1}. \dots \quad (2)$$

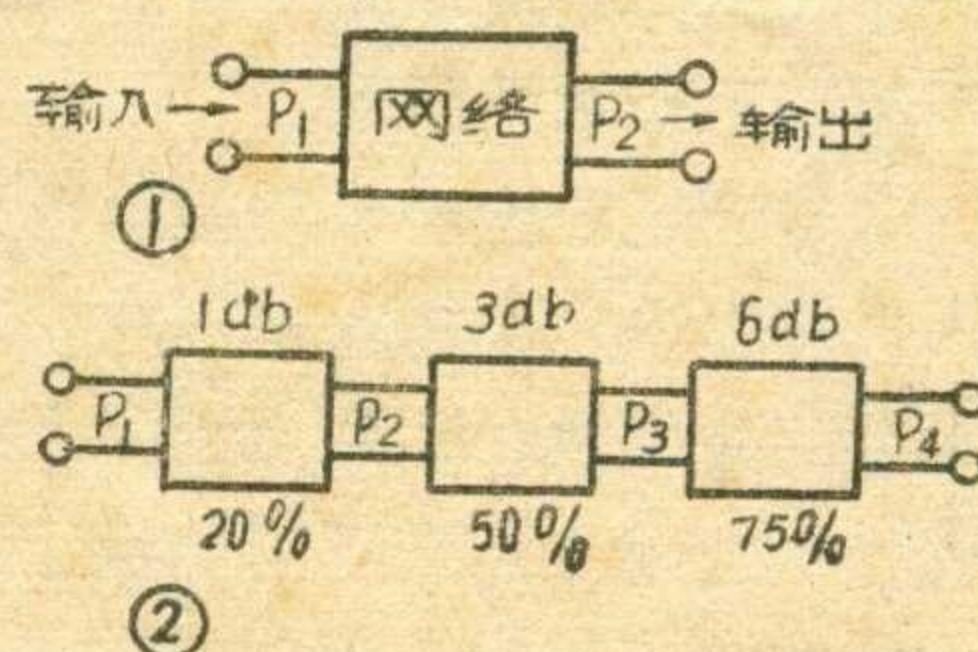根据上述对数的性质可知， $P_2 > P_1$  时， $\frac{P_2}{P_1} > 1$ ，分贝数就是正的；



$P_2 < P_1$  时， $\frac{P_2}{P_1} < 1$ ，分贝数就是负的； $P_2 = P_1$  时， $\frac{P_2}{P_1} = 1$ ，分贝数等于零。如果 $P_1$  是某一网络的输入功率， $P_2$  是该网络的输出功率（见图1），那末  $P_2 > P_1$  表示该网络使功率得到增益，所以正分贝数即代表功率增益；而  $P_2 < P_1$  表示该网络使功率得到损

耗，所以负分贝数即代表功率损耗。 $P_2 = P_1$ ，分贝数为零，表示网络中既无增益，也无损耗，输入功率和输出功率相等。

封三列出了功率比和分贝数的对应值。例如，

1分贝的增益（+1分贝）相当于 $\frac{P_2}{P_1}$ 为1.259，或者说，功率增大了约26%；1分贝的损耗（-1分贝）相当于 $\frac{P_2}{P_1}$ 为0.7943，或者说，功率减小了约20%。

### 为什么要用分贝？

分贝与耳朵的关系。为什么一定要用分贝这个单位呢？这首先要从我们的耳朵谈起。原来人耳对声音响度变化的感觉，并不和声音功率的变化成正比，而是和引起这些感觉的声音功率之比的对数成正比。用分贝作单位正好反映了耳朵的这种特性。这样，不管原来的声强是大是小，只要声音功率变化的分贝数相同，人耳感到的响度变化都是一样的。

再举一个例子，也可以说明采用分贝的好处。人耳所能听到的声音，从细微的蚊鸣到震耳的响雷，其功率竟相差一万亿倍，写成数字就是 $1,000,000,000,000$ 倍（ $10^{12}$ 倍）。要把雷声和蚊鸣之间的各种声音功率进行比较时，就经常会遇到几万万倍或几万万分之一等令人头痛的数字。但是当采用分贝表示时，雷声和蚊鸣之间，只不过是 $10 \log 10^{12} = 120$ 分贝之差。这对我们的记忆、书写和计算，当然要方便得多。

把乘除变成加减。假定有三个网络，它们分别引起20%、50%和75%的功率损耗（图2）。如果输入端的功率 $P_1$ 是100毫瓦，那末，经过第一个网络后，只剩了80%：

$$P_2 = 0.8P_1 = 80 \text{ 毫瓦},$$

经过第二和第三个网络后的功率将分别是：

$$P_3 = 0.5P_2 = 40 \text{ 毫瓦},$$

$$P_4 = 0.25P_3 = 10 \text{ 毫瓦}.$$

要得到输出功率 $P_4$ 的结果，非得連續計算三次不可，如果这样的网络

有很多个，它们的增益和损耗又各不相同，那末我們就得整天泡在这种麻烦的連乘連除中了。这时，分貝就来帮忙了。把每个网络的增益或损耗写成分貝数，那么第一个网络损耗分貝数为 $10\log \frac{P_2}{P_1 P_3}$ ，第二个为 $10\log \frac{P_3}{P_2}$ ，第三个为 $10\log \frac{P_4}{P_3}$ 。根据前述对数的性质，总的分貝数为 $10\log \frac{P_4}{P_1} = 10\log (\frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{P_3}{P_2} \cdot \frac{P_4}{P_3}) = 10\log \frac{P_2}{P_1} + 10\log \frac{P_3}{P_2} + 10\log \frac{P_4}{P_3}$ ，即总的分貝数为各个网络的分貝数之和，在上述例子中即为 $1db + 3db + 6db = 10db$ ，而 100 毫瓦的功率經過 10db 的损耗后正好得到 10 毫瓦这个結果（建議讀者利用封三数据自行驗算證明）。这就是說，只要把增益和损耗化成分貝数进行加減就可以了。很明显加法比乘法計算簡便得多。

## 还有相对和絕對之分

如果一个放大器有 10db 的增益，那就表示它在正常的情况下，可以把輸入电功率的水平提高到十倍。我們常把这种表示两个功率比的分貝数称为相对功率电平或相对电平。前面所談的，都是相对电平的分貝数。但是，放大器增益的相对电平值只能說明輸出功率和輸入功率的相对关系，如果不告訴我們輸入功率的大小，则仍然无法知道輸出功率的实际数值。

仿照以海平面为参考点計算山高的方法，也給电功率規定了一个比較标准。常用的比較标准是一毫瓦（也有采用六毫瓦等标准的）。每一功率和这种标准比較后，便可得到一个相应的分貝数（符号为  $db_m$ ）。在这种情况下，每一个分貝数都表明一个实际的功率。因此我們把这种表示电路某点功率水平的分貝数称为絕對电平。写成式子，就是

$$\text{絕對电平的分貝数} = 10\log \frac{P_x}{1\text{毫瓦}} \quad \dots \dots \dots (3)$$

由絕對电平的定义可知，某一功率  $P_x$  大于 1 毫瓦时，它的絕對电平分貝数就是正的；当  $P_x$  小于 1 毫瓦时，絕對电平分貝数就是負的， $P_x = 1$  毫瓦时，絕對电平就是 0 分貝。

要計算某一絕對电平分貝数所对应的实际功率，可以利用封三的分貝表，只需把各个功率比乘上 1 毫瓦就行了。例如，电路中某点的絕對电平是 +3db，那么，从表中查得功率比为 1.995，这点的实际功率就是  $1.995 \times 1$  毫瓦 = 1.995 毫瓦。

## 不同的表現形式

功率  $P$  和电压  $U$ 、电流  $I$  以及电阻  $R$  之間有下列关系：

$$P = \frac{U^2}{R} = I^2 R.$$

因此，电路某两点間的相对电平分貝数

$$N_{(ab)} = 10\log \frac{\frac{U_2^2}{R_2}}{\frac{U_1^2}{R_1}} = 10\log \frac{I_2^2 R_2}{I_1^2 R_1}. \quad \dots \dots \dots (4)$$

如果这两个电阻相等 ( $R_1 = R_2$ )，那么

$$N_{(ab)} = 10\log \frac{U_2^2}{U_1^2} = 10\log \frac{I_2^2}{I_1^2} \\ = 20\log \frac{U_2}{U_1} = 20\log \frac{I_2}{I_1}. \quad \dots \dots \dots (5)$$

由此可見，在电路两点处的电阻相同时（或者在电路的同一点上），可以通过电流比或电压比求得相对电平的分貝数。从封三的分貝表中，可以找出和某一分貝数相应的电压比或电流比。如果  $R_1$  不等于  $R_2$ ，就不能用式 (5) 或分貝表直接根据电压比（或电流比）求得分貝数。这时必須知道  $R_1$  和  $R_2$  的实际数值，利用公式 (4)，也就是按照功率比来求分貝数。

和前面規定出功率的絕對电平一样，也可以規定出絕對电压电平或电流电平的分貝数。但是由于两个相同的电压（或电流）在不同电阻上所得的功率是不同的，所以規定零电压（或电流）电平时，必須同时指出这个电平是在什么电阻上得到的，也就是規定出标准电阻。通常以在 600 欧电阻上得到 1 毫瓦功率的电压（或电流）作为零电压电平，即

## 零电压电平

$$U_0 = \sqrt{PR} = \sqrt{0.001 \times 600} = 0.775 \text{ 伏} \quad \dots \dots \dots (6)$$

## 零电流电平

$$I_0 = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{0.001}{600}} = 1.29 \text{ 毫安.} \quad \dots \dots \dots (7)$$

如果在电路中阻抗为 600 欧的某点上，測得电压为  $U_x$  伏、或电流为  $I_x$  毫安，则該点的

$$\text{絕對电压电平} = 20\log \frac{U_x}{0.775} \text{ 分貝,} \quad \dots \dots \dots (8)$$

$$\text{絕對电流电平} = 20\log \frac{I_x}{1.29} \text{ 分貝.} \quad \dots \dots \dots (9)$$

要求某一絕對电压（或电流）电平的分貝数所对应的實際电压（或电流），可以利用封三的分貝表，只需把各个电压比（或电流比）乘以 0.775 伏（或 1.29 毫安）就行了。

如果电路中的阻抗不是 600 欧，那么就不能用式 (8) 和 (9) 来求絕對电平，这时最好是把电压或电流变为功率来求絕對电平。

## 分貝和奈培

在数学中，除了上面所說的常用对数外，还有一种以  $e$  ( $e=2.718\dots$ ) 为底的自然对数（这种对数的符号为  $\log_e$ ，簡写为  $\ln$ ）。如果把功率比取自然对数，再乘以  $\frac{1}{2}$ ，就是相对电平的奈培数。写成式子，就是

相对电平的奈培数

$$= \frac{1}{2} \ln \frac{P_2}{P_1}. \quad \dots \dots \dots (10)$$

如果以 1 毫瓦的功率作为零电平，则

絕對电平的奈培数

$$= \frac{1}{2} \ln \frac{P_x}{1\text{毫瓦}}. \quad \dots \dots \dots (11)$$

和分貝的情况一样，在电路某两点的电阻相同 ( $R_1 = R_2$ ) 时，也可以根据电压比或电流比来求得奈培数：


相对电平的奈培数

$$= \ln \frac{U_2}{U_1} = \ln \frac{I_2}{I_1}. \quad \dots \dots \dots (12)$$

奈培的性质和分貝一样，它們都是用来表示功率增益（或损耗）的大小和电平高低的，就好像米和尺都是用来表示长度一样。我們知道，米比尺长，1 米 = 3 尺，相似地，奈培比分貝大：

$$1 \text{ 奈培} = 8.686 \text{ 分貝,} \quad \dots \dots \dots (13)$$
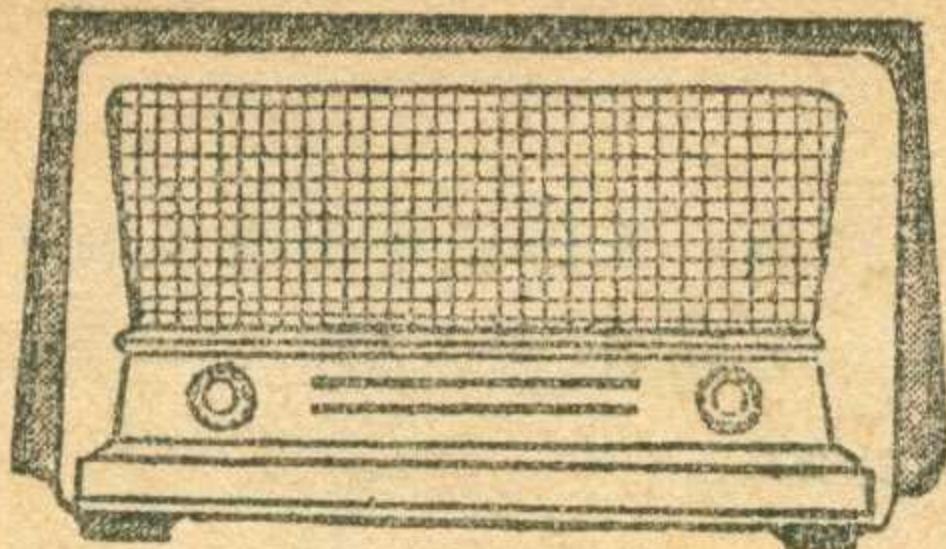
$$\text{而 } 1 \text{ 分貝} = 0.115 \text{ 奈培.} \quad \dots \dots \dots (14)$$



# 海河牌356型五灯交流收音机

“海河”牌356型交流五灯超外差式收音机是天津市电讯器材厂的新产品。在电路、结构和工艺方面都有所改进，电气、电声、机械和气候性能良好。它的特点是灵敏度高、整机音频响应曲线好、非线性失真小，声音宏亮、优美。

## 一、主要性能指标

1. 频率范围：中波段535~1605千赫，短波段6~18兆赫。
2. 中频频率：465±2千赫。
3. 灵敏度：中波段不劣于100微伏；短波段不劣于200微伏。
4. 选择性：偏调±10千赫，中波段不小于33分贝，短波段不小于30分贝。
5. 假像波道衰减：中波段不小于26分贝，短波段不小于8分贝。
6. 交流声电平：不大于-40分贝。
7. 最大不失真输出功率：不小于1伏安，一般在3伏安以上。
8. 整机频率特性：在150~3500赫内电压不均匀度不大于8分贝，声压不均匀度不大于14分贝。
9. 整机非线性失真系数：电压在150~400赫范围内不大于9%，在400~3500赫范围内不大于7%；声压在上述范围内分别不大于12%和10%。


10. 高频部分机震抑止系数：不大于-2分贝。
11. 电源功率消耗：约40瓦。

## 二、电路特点

本机的电路原理图见附图。高频电路的主要特点是采用了优良质量和特殊结构的高频线圈。中波高频线圈采用调感式的“宽峰房式”线圈，因而在中波段的高频端Q值也相当高，这种线圈在本刊上期中已有介绍。短波段高频线圈是用带调谐磁心的六角形塑料骨架和镀银线，Q值较高。

在中频放大级，为了取得较好的选择性，采用了特殊设计的62-01型调感式中频变压器。它的优点是Q值高，在150以上；电容量较大，为180微微法，这样L/C比值较小，回路的谐振电阻较小，电子管内阻及输入电阻对变压器工作Q值影响小；变压器两个线圈少许欠耦合，采取  $kQ \approx 0.9$  ( $k$ 为线圈耦合系数)，这样选择性曲线比较尖锐，容易调整，而通频带又不致狭窄。这样保证选择性良好，偏调±10千赫每级选择性在16分贝以上，增益较大，在150倍左右，通频带在7千赫左右。中频变压器的线圈间距是29毫米，平行放置，从侧面调谐，电容器为小型云母电容器，骨架为塑料的，外壳较小，高60毫米，断面为26×26平方毫米。这是天津市无线电元件三厂出品的，市场有零售。

(下转第11页)

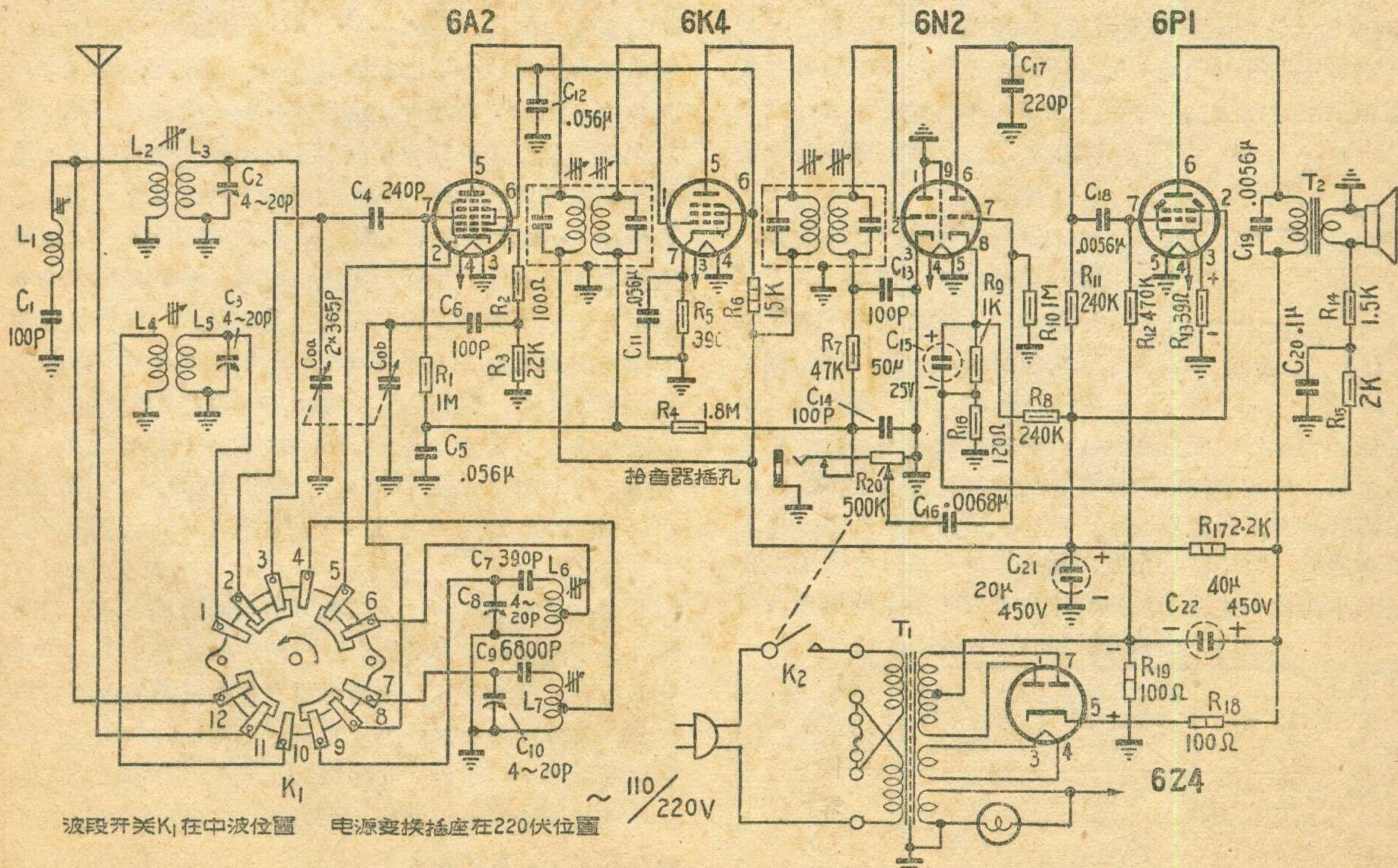

# 怎样改善收音机的音质

于 閱

怎样改善收音机的音质，是广播收音机工作者和爱好者最关心的一个問題。收音机的音质是由它的电气性能和声学性能所决定的。在电气性能方面，主要是整机频率特性、整机非綫性失真和低放电路、音調控制电路等的各种参数对音质起影响。而在元件方面，则主要取决于中频变压器、输出变压器和揚声器等的性能和质量。因此提高收音机的音质牵扯的范围很广，不可能一一論述。这里仅以五、六灯收音机为例，来談談音质与电气性能的关系，以及一些改善音质的措施。

## 甚么样的电气性能才能得到好的音质

一般說，收音机的整机频率特性愈寬，声音愈丰满动听。不过有些人喜欢低音丰富些，有些人喜欢高音丰富些。这时可以把低音頻或高音頻加重一些，或是說把收音机电路設計得对低音頻或高音頻的放大能力强一些。但是低音太强，会使发音过于低沉悶郁，高音太强，又会感到尖叫刺耳。如果要求发音既不沉悶，又不刺耳，而且丰满动听，整机频率特性的下限频率和上限频率数值的乘积必須在 500000 上下。例如，在五、六灯机中，下限频率为 120~150 赫时，上限频率就要在 3500~4000 赫之間才能滿足要求。

但是，即使滿足这个要求还不够理想。因为人耳对 2000 赫上下的音頻特別敏感，觉得宏亮丰满，对低音頻和高音頻則不够敏感。因此应設法使整机频率特性在低音頻和高音頻上加重一些，加重也不宜过多，3 分貝左右就够了。这样的频率特性如图 1 所示。

实际上在收听短波段时，高音頻的沙沙声很大。为了抑制这样的干扰，还常常需要将高音頻衰減，一般約需削弱 8~10 分貝。为了提升低音頻和削弱高音頻，而且要在收听中根据收听节目的性质随时調節，比較方便的办法是加装音調控制器。其次，要求声音好听，还要非綫性失真小。經過試驗知道，要求声音逼真，频率特性愈寬，所要求的失真就要愈小。整机频率特性和失真系数之間应当有表 1 所示的关系。

表 1 频率特性和失真系数的关系

上 限 頻 率	感 觉 不 出 的 失 真 系 数 (%)	可 以 容 許 的 失 真 系 数 (%)	完 全 不 容 許 的 失 真 系 數 (%)
3750 赫上下	<1.5	<7	>10
5000 赫上下	<1.2	<5	>7

此可知，在五、六灯机中失真系数不許大于 7%，最好小于 1.5%，一般应在 3% 以下才好。

在一般五、六灯收音机中，如果能滿足上述各种特性，收音机放出来的声音就一定会悦耳动听，人人喜欢。


## 提高收音机音质的措施

### 1. 降低非綫性失真

大家知道，收音机的非綫性失真，主要是产生在低頻放大电路中，因为五、六灯机一般都选用二极管檢波，檢波部分产生的失真不大，一般可以忽略不計。

首先，末級功率放大管 6P1 (6П1П) 的工作点要合适。屏压和帘栅压高些比較好，可調到 230 伏左右。栅偏压小些好，但不能太小，一般在一 10 伏以下为宜。

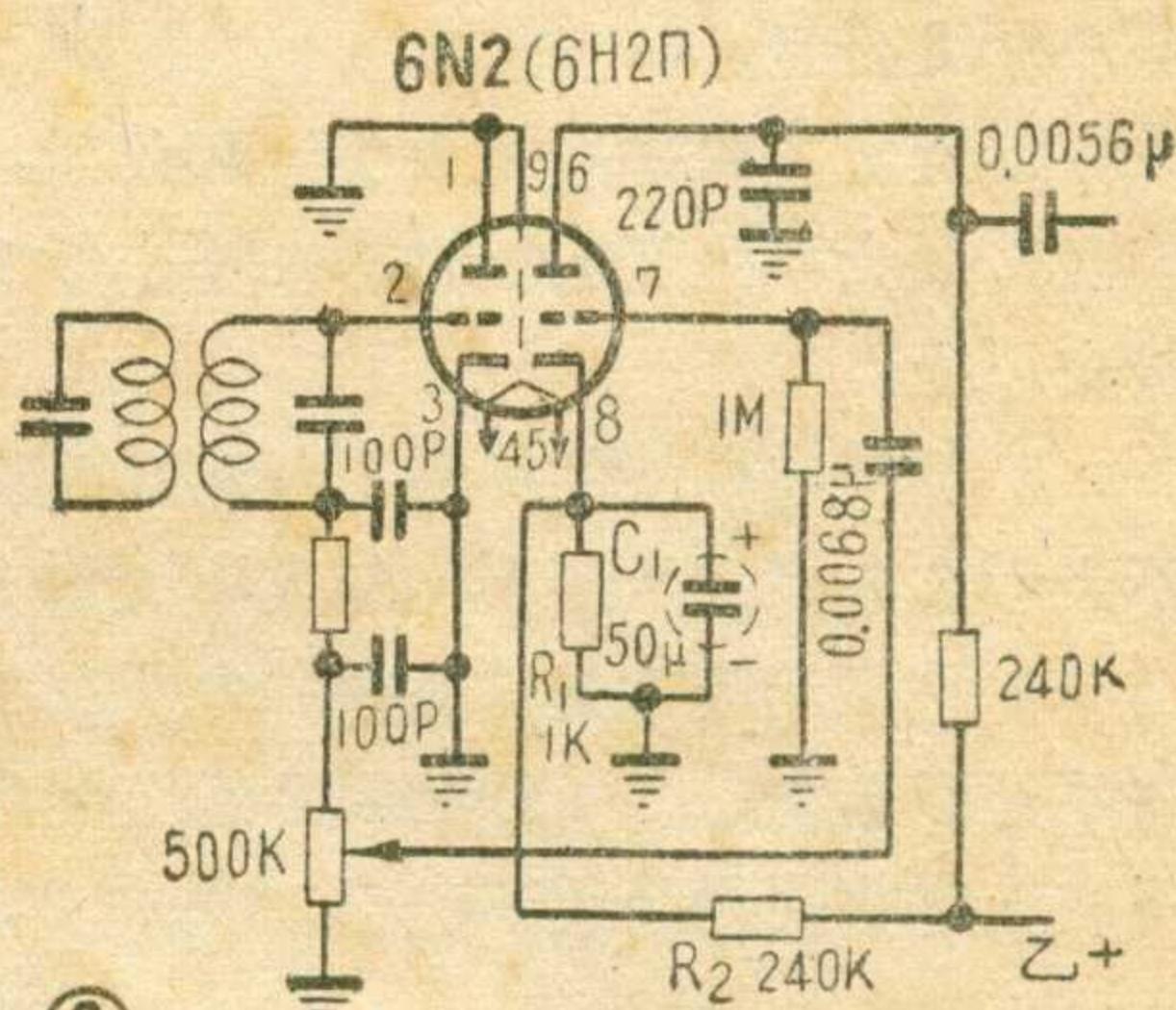其次，末前級电压放大管的工作点也要注意。一般认为末前級放大器的輸入信号电压比較小，其栅偏压只要有一点就够了，实际上并非如此。大家常用 6G2(6Г2П—K) 的三极管部 分作末前級放大。依靠流过大栅漏电阻的电流所产生的电压作栅偏压。但是这样产生的偏压一般很小，而信号电压一般在一、二百毫伏，因此




有时会在这里产生不小的失真。如果用 6N2 (6H2П) 兼作檢波和末前級放大，由于它有两个阴极，故可以在放大用的三极管部分的阴极接上电阻来产生自偏压。这样自偏压可以大一些，从而能减小失真。試驗證明这个偏压在 1.5 伏上下才好。要达到这样大的偏压，阴极电阻需要加大到几十千欧。当然，电阻上还要并联一个电解电容器，以旁路音頻。因为电阻比較大，电解电容器的漏电流必須很小，或是說电解电容器本身的等效并联电阻很大才行，这在实际上有困难，因此比較好的解决办法是象图 2 那样，从高压到阴极加接一个电阻  $R_2$ ，利用  $R_1$  和  $R_2$  的分压；在  $R_1$  上产生外加偏压。 $R_1$  可以很小(大約 1000 欧)，只要保持栅偏压在 1.5 伏上下就可以了。

考虑了上述各点，并采取了适当的措施以后，非綫性失真的問題可以得到很大的改善，但是要达到上面提出的要求，还需要加負反饋电路。加負反饋的办法有很多種，其中比較有效的办法是从输出变压器的次級反饋到末前級的阴极上去，如图 3 (a) 所示。图中  $R_3$  和  $R_4$  是产生負反饋的电阻网络。由  $R_3$  和  $R_4$  的比值决定負反饋量的大小。負反饋量不宜过大，不然低頻放大器的增

益将降低，甚至将产生不稳定状态。一般  $R_3$  为几千欧， $R_4$  为 100~200 欧为宜。

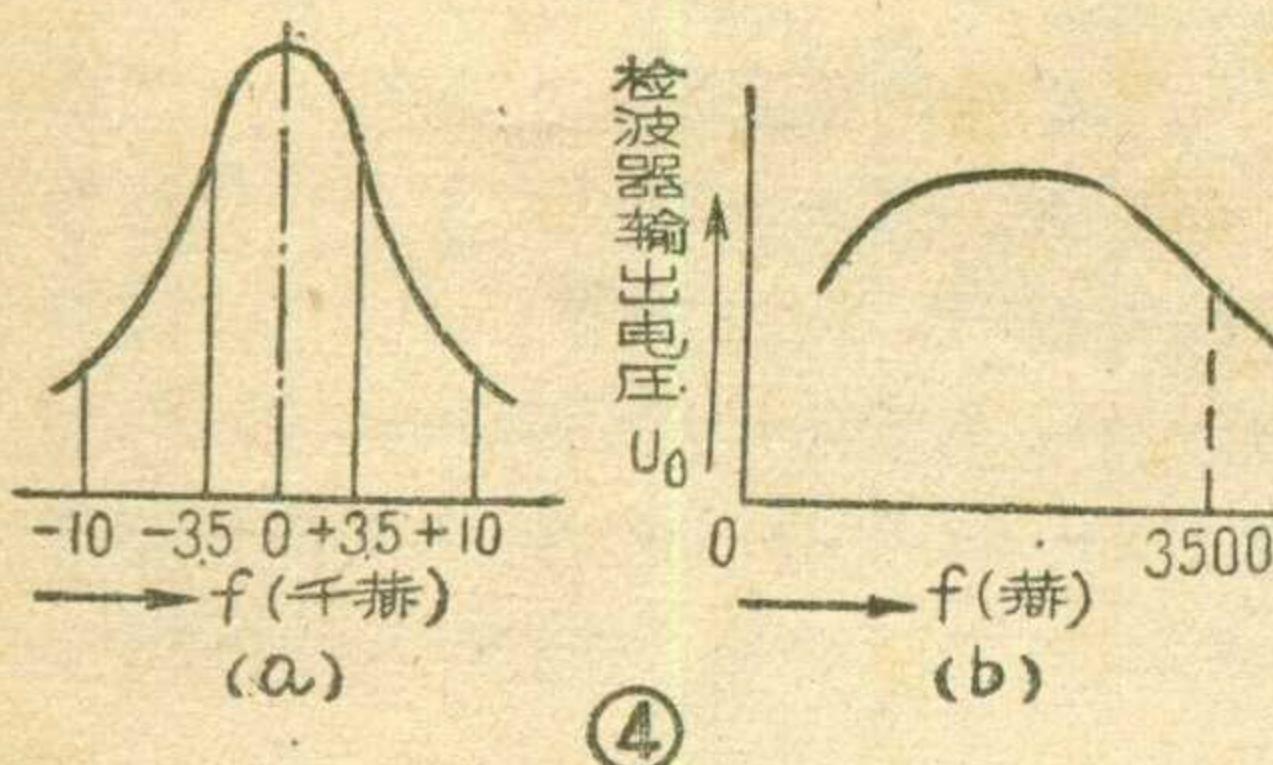
## 2. 改善整机频率特性

在低频放大级采取负反馈电路之后，低频放大器的频率响应特性曲线可以得到很大的改善，曲线在相当宽的频率范围内都是平坦的。但是从整机性能来看，这并不一定很好。因为中频变压器具有图 4(a) 所示的选择性曲线，它的顶部一般比较尖。调制在中频上的音频带一般在几千赫，这样宽的调制频带一般不能同等地通过中频变压器，高到几千赫的高音频调制电压会受到衰减。因此检波器检波出来的音频频率特性如图 4(b) 所示，在高音频部分衰减很大。如果音频放大器的频率特性是平坦的，整机的频率特性就差不多和图 4(b) 所示的一样。为了解决这个问题，要把低频放大器的频率响应曲线在高音频部分有意识地提高一些，这样可以补偿上述的衰减，使整机频率特性达到图 1 的曲线。采取的措施如下：在上述图 3(a) 的负反馈电路中把电阻  $R_3$  分成两个电阻  $R_5$  和  $R_6$ ，在它们中间接一个电容器  $C_2$  到地，如图 3(b)。这样一部分高音频电流就会通过  $R_5$  再通过  $C_2$  到地，于是负反馈量小了，放大倍数提高了，而低音频电流几乎完全不通过  $C_2$ ，而通过  $R_6$  和  $R_4$  到地，因此低音频的负反馈量比较大，放大倍数小些。这样整个音频频率特性曲线在高音频部分就提升了一些，从而使整机频率特性达到图 1 所示的形状。


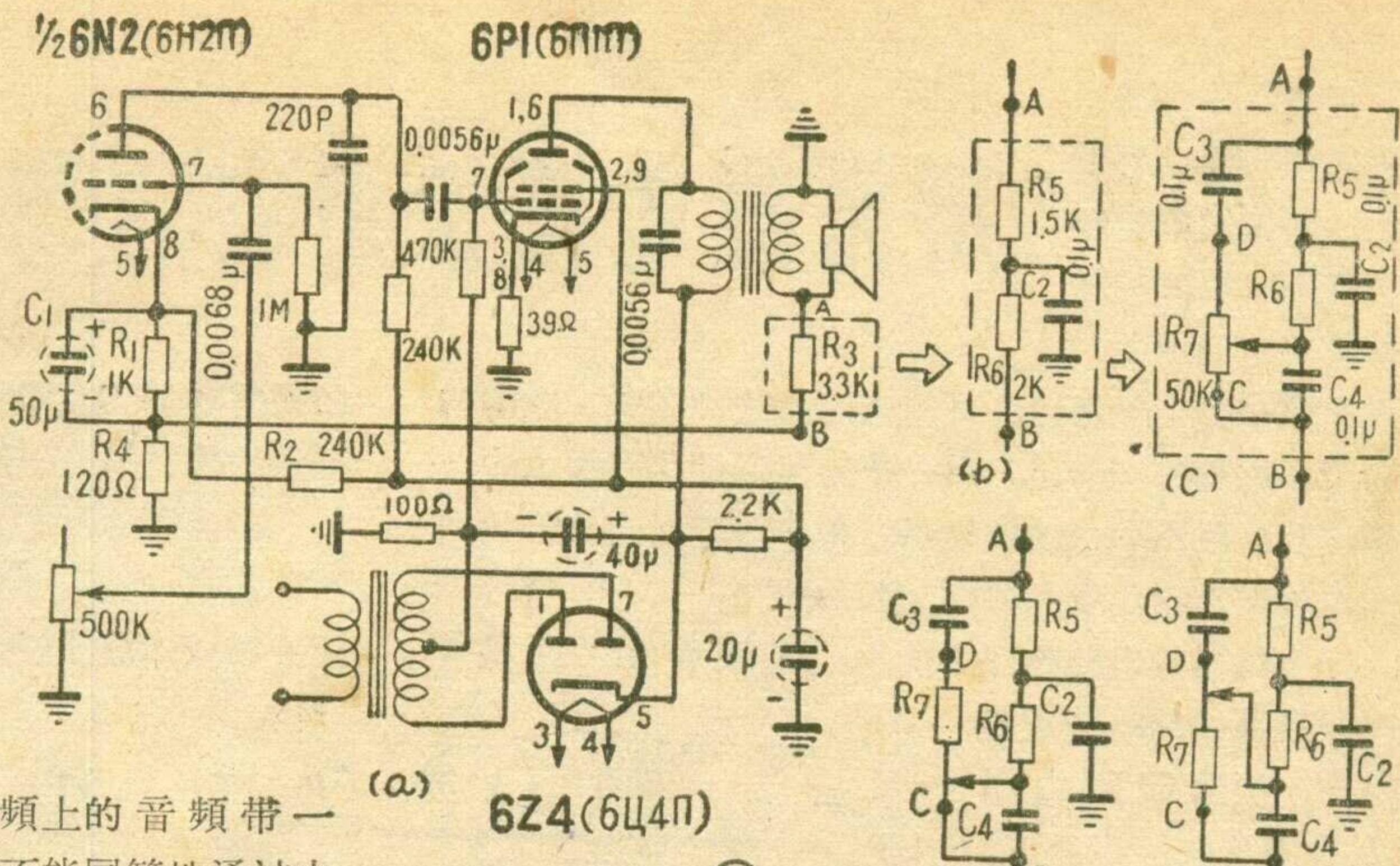
## 3. 采用音调控制线路

大家知道，一般的五、六灯收音机，只设一个音调控制旋钮，用它来控制高音频的衰减量。音调控制的电



路也有很多种，其中比较简单的一种是在负反馈线路上实现。图 3(c) 所示就是一个例子，这是在图 3(b) 的基础上改进后得到的。当电位器中心头旋至下端的 C 点，则如图 3(d) 所示， $C_4$  被短路，因为  $R_7$  为 50 千欧，很大， $C_3$ 、 $R_7$  支路几乎等于开路，因此等效电路和图 3(b) 一样，这时的频率特性曲线当然和前述的相同。如果电位器中心头旋至上端的 D 点，则如图 3(e) 所示， $R_5$  和  $R_6$  被  $C_3$  旁路着， $R_7$  被  $C_4$  旁路着。如果  $C_3$  和  $C_4$  数值选得合适，高音频可以顺利地通过  $C_3$  和  $C_4$  流到  $R_4$ ，负反馈量会很大，使高音频衰减很多；而低音频因为要通过  $R_5$ 、 $R_6$  反馈，不如高音频顺利，故反馈量小，结果几乎没有什衰减，于是整机的频率特性在高音频部分会比图 4(b) 所示的还要衰减得多，达到了衰减高音频的目的。如果电位器  $R_7$  的中心头旋在 CD 中间的任意位置，整机的频率特性则会介于中间状态。

如果在收音机低频放大器负反馈电路中采取图 3(b) 的线路，而不采取图 3(c) 的线路，其整机频率特性曲线可以比较平，但从拾音插口测量的低频放大器本身的音频频率特性曲线在高音频部分有些提升，因此作电唱用时就不佳了。

上述各种改善音质的措施，经过多次试验，并在天津“海河”牌 356 型 5 灯收音机中采用，效果良好，音质柔和优美，宏亮动听。图 3(a) 即为该机低频部分的线路，只是其中  $R_3$  被图 3(b) 所代替。

以保护整流管 6Z4。

## 三、结构、安装和使用

本机采用两个双套旋钮，右侧套钮的中心小钮作波段转换开关，外套大钮作调电台之用。左侧套钮作音量控制兼作电源开关。本机也可作电唱用，这时只要将电唱机插头插进后面的“拾音器”插孔即可。110/200 伏电源电压变换装置兼作保险装置之用。

(于 閱)

近来，在实验中利用高頻电波照射农作物，对縮短农作物的成熟期，提高产量，取得了一定的成效。

这里介紹一种电子仪器，可用来进行这种实验。它的构造和工作原理都較簡單。用一个振蕩器产生高頻电波，而振蕩器的綫圈即作为辐射器。把辐射器对着农作物，高頻电波即对农作物起刺激生长的作用。

这个仪器的电路如图1所示。可以看出，这是一个并联饋电式的哈特萊振蕩电路，振蕩回路由綫圈L和杂散电容C組成。由于对输出波形沒有严格要求，所以可直接应用交流电源，不經過整流，以簡化电路。



#### 綫圈L用直徑2.5毫米

米的漆包綫繞制。綫圈直徑为190毫米，繞1.8匝，匝間距离为15毫米。在 $\frac{1}{3}$ 匝处抽头（即在0.6匝处接一抽头），作为图1中的O点，接至电子管阴极。这个綫圈也就是辐射器，它的外形如图2所示。

高頻扼流圈 $A_p$ 用直徑0.2毫米的漆包綫繞在直徑为18毫米、高65毫米的綫圈管上，匝数为23匝。

电源变压器 $T_p$ 的铁心用III-32型硅鋼片疊成，疊厚45毫米。

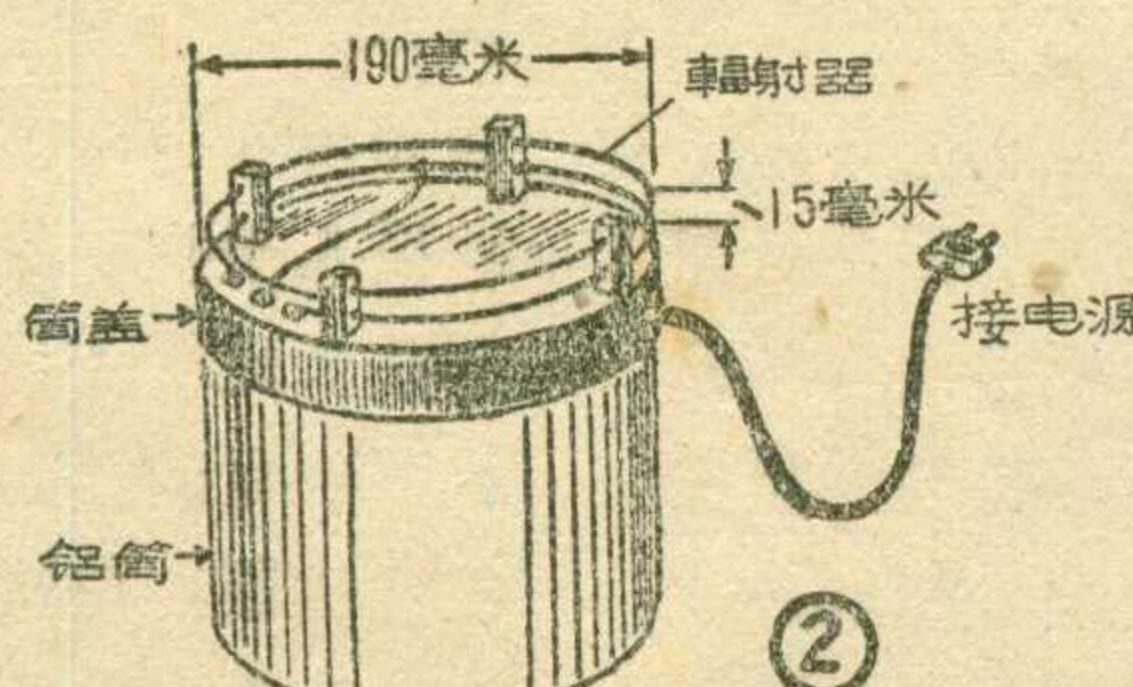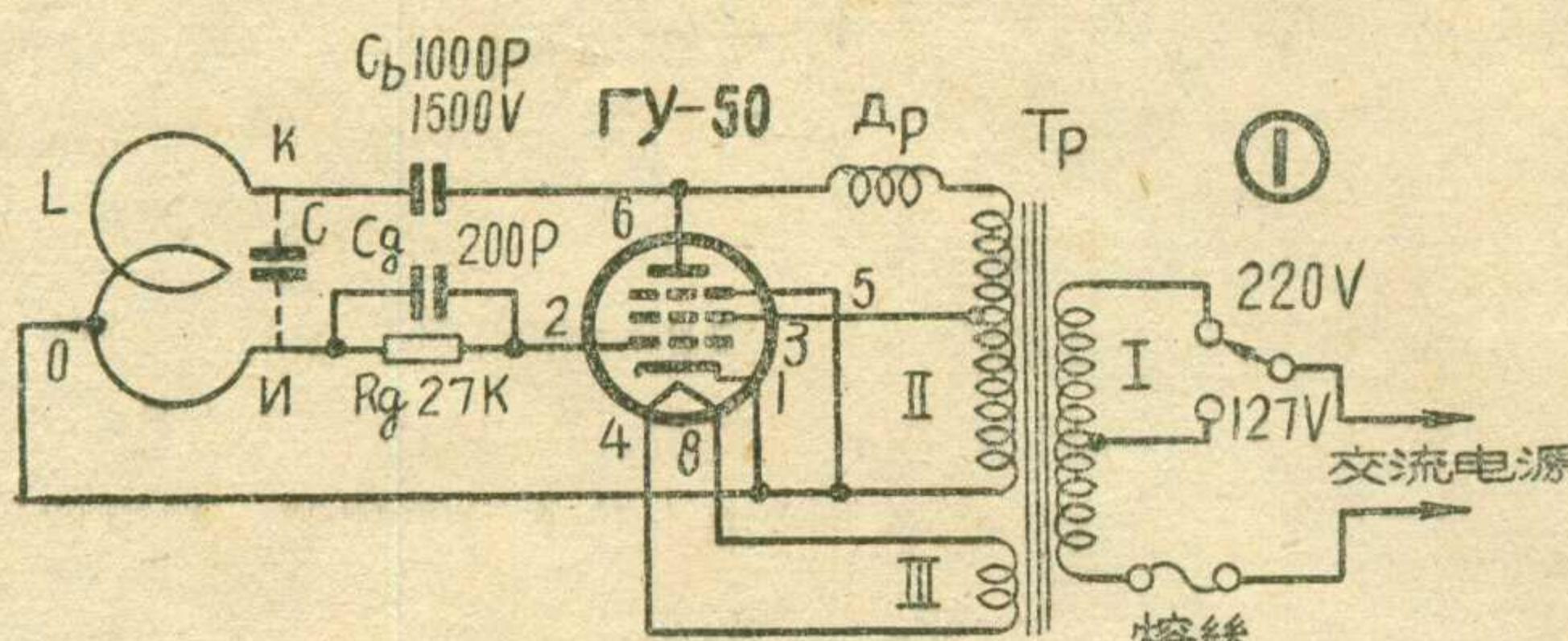初級繞組（I）用直徑0.5毫米的漆包綫繞725匝，在410匝处抽头。次級繞組（II）用直徑0.2毫米的漆包綫繞850+850匝。灯絲綫組（III）用直徑0.9毫米的漆包綫繞44匝，这样可得到12.6伏的灯絲电压，适合作 $\Gamma\Upsilon-50$ 型电子管的灯絲电源。如果采用807、6П13С、6П3С等型号的电子管，则灯絲繞組（III）只需繞22



源。接通电源2分钟后，即可檢查振蕩器是否正常工作。檢查时，用一根导綫将一个灯泡（白熾灯、氛灯、稳压管或閘流管都可以）的两个电极連接起来，然后拿到辐射器附近，如果灯泡发光，即表示有高頻电波辐射。


用 $\Gamma\Upsilon-50$ 型电子管，可得到約10瓦的辐射功率，照射面积可达2~4平方米。辐射器应靠近被照射的农作物放置。

植物的生长速度与照射的电波頻率有关。因此，可以作几个匝数不同的辐射器，例如1匝、2匝、3匝等等，分別實驗，以求得一个效果最好的頻率。注意在采用不同匝数的綫圈L时，都应从 $\frac{1}{3}$ 匝数处抽头接到电子管阴极。（方文、蔭华据苏联“少年自然科学家”1962年第8期編譯）

## 阴极检波器

在短波接收时，为了能补偿所接收无线电台电場强度的剧烈变化，希望接收机具有控制范围大的自动增益控制。为此通常采用有放大的自动增益控制（即将中频信号电压再度放大后經過整流取得自动增益控制电压）。为了实现这个目的，需要另加电子管。在这种情况下，自动增益控制电压的整流和信号的檢波是另用两只二极管来完成的。但是，大家知道，二极管檢波器加大了中频变压器输入回路的負載，因而使接收机总的选择性变

坏。

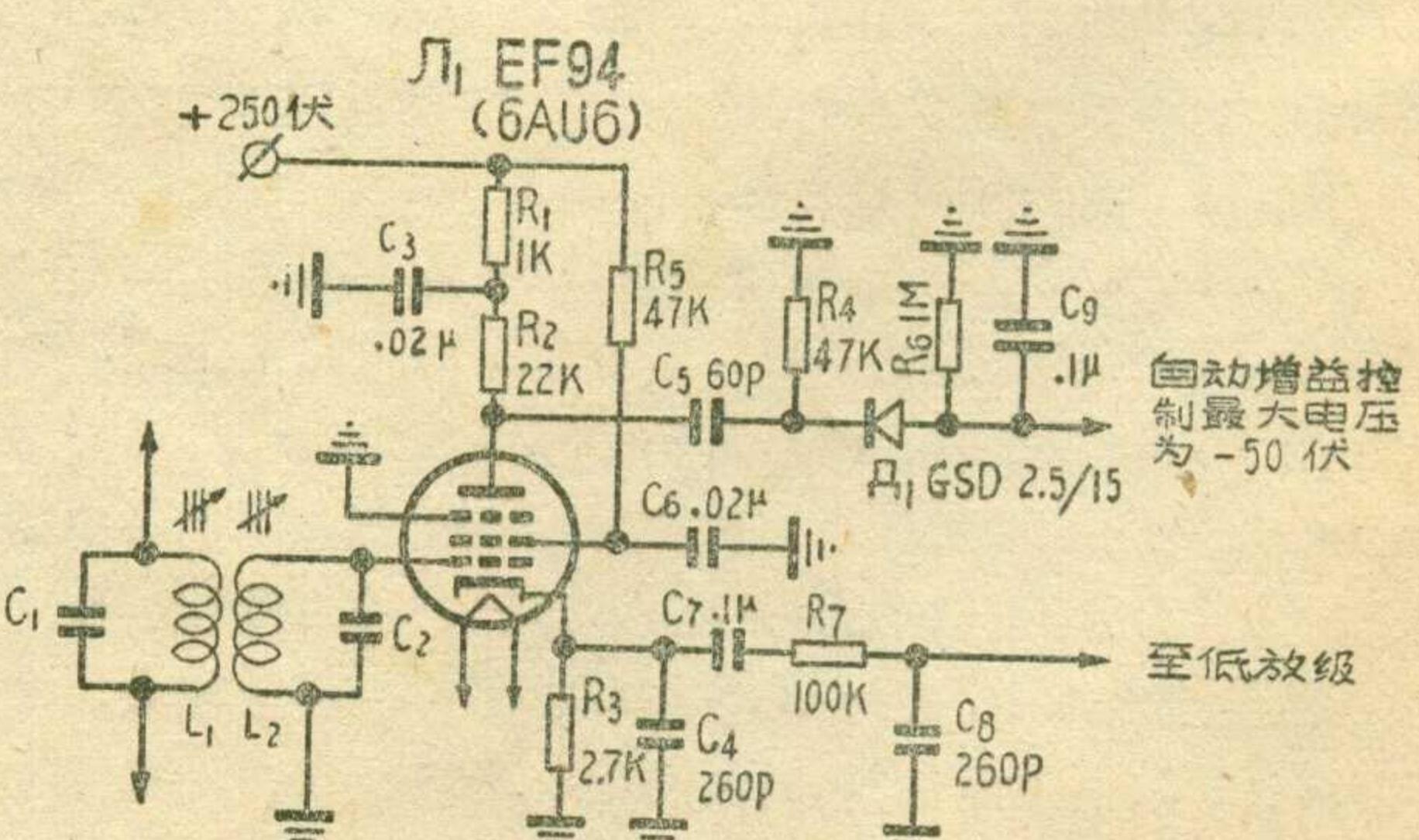

匝，供給6.3伏的灯絲电压。一般功率不小于60瓦的收音机电源变压器也可應用。在这种情况下，

如果需要12.6伏的灯絲电压，可把变压器的供整流管灯絲用的繞組和另一灯絲繞組串联起来。

振蕩器的所有元件，除綫圈L外，都安装在一个鋁制圓筒內（見图2），圓筒直徑是200~220毫米。筒盖用夹布胶木板或胶合木板等絕緣材料制成，在筒盖上安装綫圈L，作为辐射器。安装时应考虑布綫要尽可能短一些，并且应采用直徑2毫米的漆包銅綫或鍍銀銅綫作連接綫。


安装好以后，应檢查接綫是否正确。如果接綫正确无誤，才可插上电源。

# 线径检验器

对导线或电阻丝，除了要求电阻值稳定外，而且要求电阻的分布应很均匀，也就是要求它们的直径不随长度而变化，或变化极小。用一般的测微计来检验导线或电阻丝的直径规格，很难沿导线长度逐段检验。

我们都知道，导体在磁场中会产生涡流。涡流一方面消耗能量，另一方面也抵消一部分磁场。如果把一根导线穿入空心线圈，那末当线圈中通过电流时，这根导线内部即产生涡流。由于涡流消耗能量和抵消一部分磁场，所以线圈的损耗增大（Q值减小），电感降低。图1画出了线圈Q值和电感随线圈管内放置的导线直径变化的关系曲线。实验用的线圈用直径1.0毫米的漆包线绕60匝，线圈管的尺寸已画在图1中。

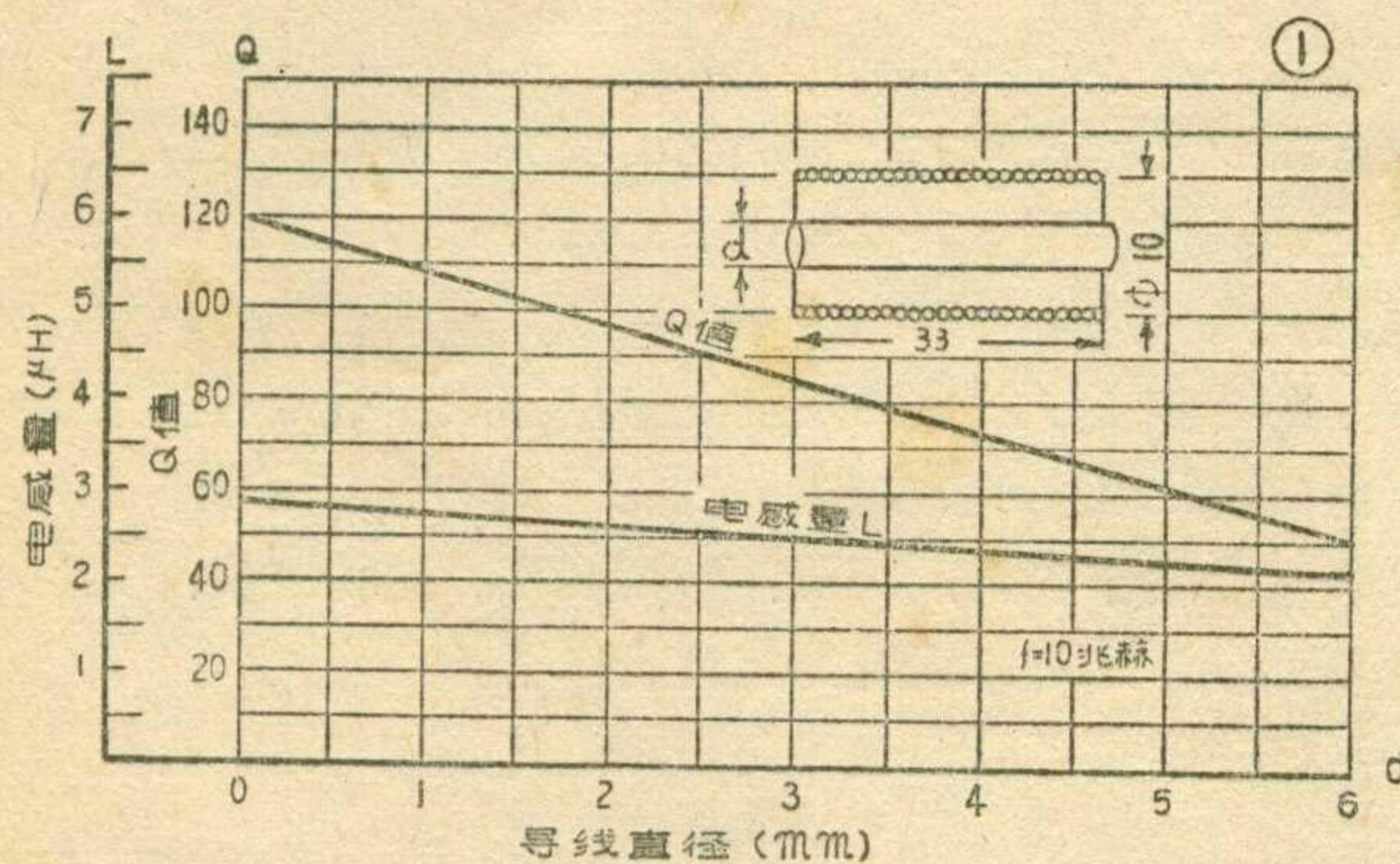本文介绍的线径检验器，就是利用上述基本原理做成的。它的电路如图2所示。双三极管6H2P左边三极管部分JL左，接成一个调屏、调栅振荡电路。在栅极振荡回路线圈L<sub>1</sub>的线圈管内，放置被测导线。右边三极管



附图所示的线路在一个管子内就包括了检波级和自动增益控制所需的中频电压放大级。它采用了阴极检波，由于阴极检波器具有高输入阻抗，不会增加中频滤波器的负载，因而接收机总的选择性显著改善。

为了能够检波，电子管J<sub>1</sub>工作于特性曲线的底部弯曲部分。而为了得到使J<sub>1</sub>管的工作点处于特性曲线的底部弯曲部分所需的偏压，在其阴极和地之间接有比较大的电阻R<sub>3</sub>（2.7千欧），为了旁路中频电流，与R<sub>3</sub>并联接入了电容器C<sub>4</sub>—260微微法。低频电压取自电子管的阴极，通过电容器C<sub>7</sub>和中频滤波器R<sub>8</sub>C<sub>8</sub>加到低放级。J<sub>1</sub>管的帘栅极作为检波部分的屏极。

在J<sub>1</sub>管屏极上得到的被放大的中频电压被用来取

部分JL右起一个可变电阻作用，调节R<sub>6</sub>，可改变JL右的栅偏压，从而改变JL<sub>2</sub>的内阻。JL左、JL右、R<sub>1</sub>及R<sub>2</sub>组成一个电桥，这个电桥的简化电路如图3所示。微安表接在电桥的一根对角线上，作为指示器。



当线圈L<sub>1</sub>中放入标

准直径的导线时，调节R<sub>6</sub>以改变JL右的内阻，可使电桥平衡，微安表指针不偏转。然后在线圈L<sub>1</sub>中改放待测导线，如果导线直径偏离标准值，则由于L<sub>1</sub>的Q值和电感发生变化，改变了振荡幅度，使JL左的栅负压也发生相应的变化。JL左的内阻因此升高或降低，破坏了电桥的平衡，微安表指针即指示一个读数。导线直径与标准值偏离愈大，电表指针所指读数也愈大。

图2电路中，电容器C<sub>3</sub>与JL左的屏栅电容作为屏栅回路的耦合电容器。C<sub>5</sub>和R<sub>3</sub>分别为栅漏电容器和栅漏电阻，当振荡产生时，它们在JL左栅极上产生一个负偏压。C<sub>4</sub>是高频旁路电容器。可变电阻R<sub>5</sub>可调整通过电表的电流，改变电表的灵敏度。调整电桥的平衡时，R<sub>5</sub>应先调在最大电阻值，然后逐渐减小，逐步提高电表的灵敏度，以免电表因不平衡电流过大而损坏。各零件的数值，除L<sub>1</sub>和L<sub>2</sub>外，已标注在图2中。L<sub>1</sub>用直径1.0毫米的漆包线绕20匝，线圈管的直径为12毫米。L<sub>2</sub>用直径1.0毫米的漆包线绕20匝，线圈管的直径为20毫米。振荡频率为10~15兆赫。

这个仪器可用来检验各种有色金属导线，误差不大于2~3%。

（惠编译）

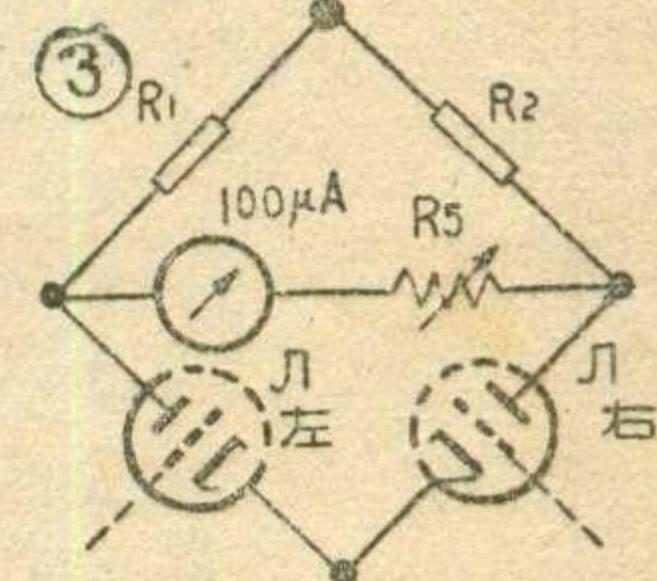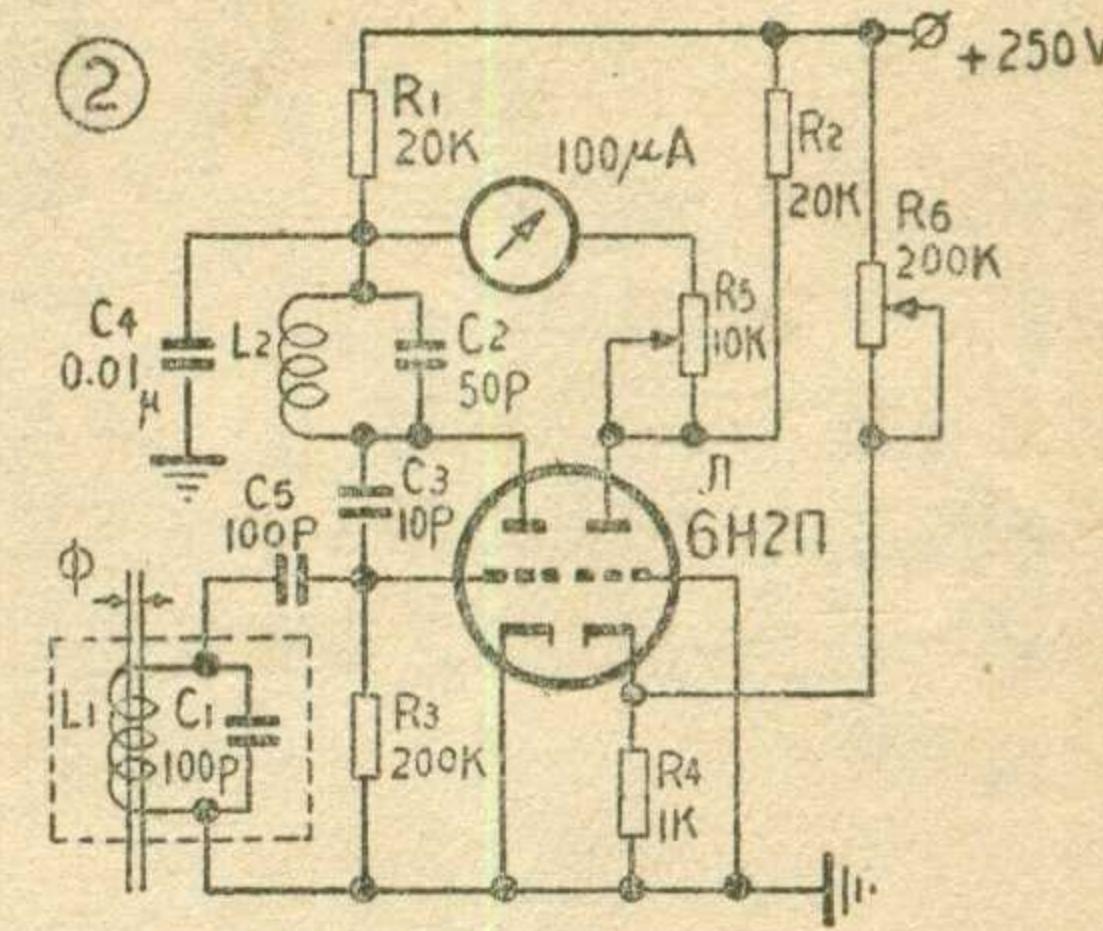

得自动增益控制电压。电阻R<sub>4</sub>—47千欧决定自动增益控制电压的数值，而当使用其他类型二极管时，R<sub>4</sub>的数值应该用试验方法来选择。

J<sub>1</sub>管—EF94/6AU6可以用6Ж3П代替，而二极管J<sub>2</sub>—GSD2.5/15可以用二极管Д2Д或Д2Е代替。在装接线路时必需保持线路图中所示的二极管极性。如果线路自激，则需要增大电容器C<sub>4</sub>的电容。


这种阴极检波级不仅可以用于短波通信接收机，而且也可以用于广播收音机。电子束调谐指示管6E5C接到自动增益控制的输出端。

（方文译自苏联“无线电”1963年第1期）

这具自制的袖珍万用电表（外形和结构見封四附图）是利用廢旧器材制成的。制作中的关键問題是怎样修理和利用廢旧表头，怎样制作分档开关，以及怎样校准和配改分流电阻。現在就这几方面介紹一点制作經驗。
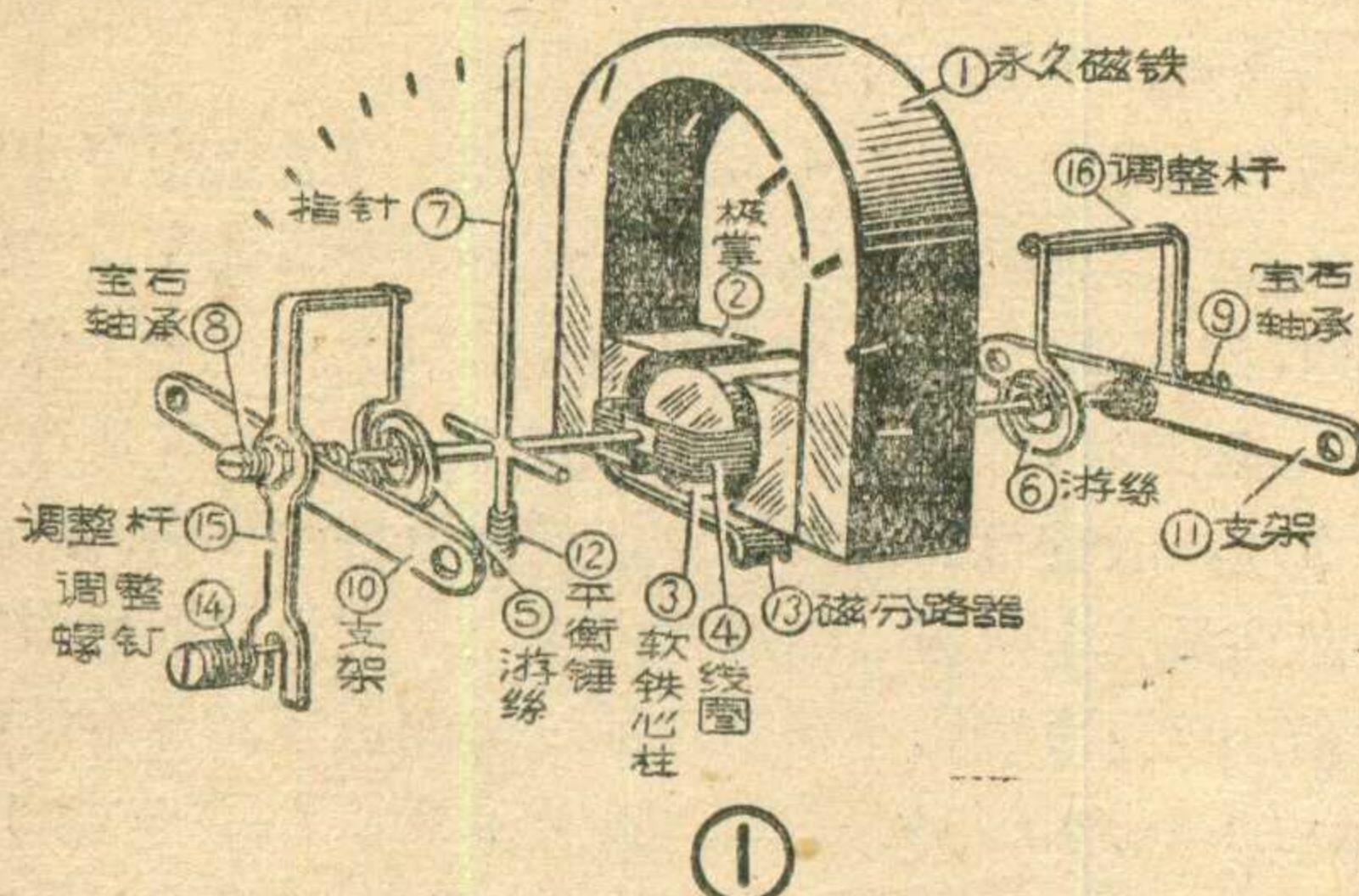
### 废旧表头的利用

一般万用电表使用的表头都是磁电式电流表，其結構如图 1。在利用旧电表时，应当选择这类构造的微安表或毫安表改用，并要挑选原有永久磁铁是磁力充足的，因为已經失磁的表头，灵敏度下降，不能使用；自己充磁又比較困难。廢旧电表损坏的部分多数是線圈、游絲和軸尖，可以按照以下方法修理。



**1. 線圈燒斷：**修理的步驟是：①拆除表头外壳和表面，并剪断引線；②用相当强的磁铁与表头磁铁在两极上相吸以減弱表头磁場的引力；③松落支架螺絲，把支架連同軟鐵心柱、線圈等一套东西輕輕取出，要仔細不使它碰坏；④把游絲由調整杆上焊下来（注意要使用小尖头烙铁，或者把粗銅線繞在大烙铁头上，引出一段代替尖头烙铁）；⑤放松軸承螺絲，取下線圈等一套东西；⑥用小刀起下線圈軸，这样就只剩線圈和框架了。一般線圈上都塗有洋干漆或化学漆。洋干漆可用酒精浸泡，化学漆用溶剂（香蕉水或丙酮）浸泡，待溶解后拆下漆包線保存备用；⑦重新繞制線圈。繞線可用高阻抗听筒的銅線。如原拆下的漆包線断头不太多，边繞边焊接还是可以用的。为了增加表头的灵敏度，有时要加繞一些線，要看線圈框架的容納量，以及線圈框架和磁铁間的空隙大小来决定，只要不影响線圈迴轉就可以。繞好線圈后，用洋干漆或化学胶把軸重新装好，并要注意装正。線圈的两个引出头用細沙紙擦淨，分別焊在两端軸接線的突出部分。以后再按拆卸相反次序重新組裝起来。

**2. 游絲扯亂：**修理时先做上述①~⑤步工作，然后用小尖烙铁把游絲根部焊接点焊开，取下游絲，放在倍数較高的放大鏡下，用細尖咀镊子整理，使它的圈距均匀平整。

# 自制袖珍万用电表

康占元

### 3. 軸頂尖磨秃或磨

歪：如果表針轉動不灵活，指示数字不准，时高时低，就可能是軸頂尖磨秃或磨歪了。修理时按前面拆表方法在第⑥步时，找一平頂的細圓棍如新鉛筆或電位器軸等，把表軸用化学胶或洋干漆粘在圓棍的平頂上。在油石上邊轉邊磨，使表軸頂尖既尖而正。

**4. 指針及其配重：**万用表要求指示精确，所以多用刀口形指針。如不是刀口形指針，或指針过短，就要改装。我用了一小条竹片，削得很薄，作成长短恰合需要的表針，用紅化学漆粘牢在原来表針的根部，并用稀紅化学漆把表針塗紅。竹片有一定的彈性，不易碰弯或折断。改装表針后，由于表針的重量变了，平衡錘的重量也要跟着增減。如原有的配重分量过輕，可用漆包線做一个新的换上去。如相差不多，可以調整配重的距离来糾正。要求不論表头如何側放，表針总是不改变原来所停的位置。



一只廢表头修好后，它的特性一定与原来不同，而且原来的表盘刻度也不合用。所以必須了解表头的特性，以便重新画制表盘。


第一步要了解表头的灵敏度，也就是它的滿度电流。这时要用一节 1.5 伏的干电池，一只 500 千欧以上的可变电阻  $R$ ，和一只准确的电流表，按图 2 串联起来。可变电阻应先放在最大阻值部位，然后逐漸降低可变电阻的阻值，使被測电表表針指示滿度。由标准表上讀出的电流就是被測电表的滿度电流。

第二步要了解它的定度規律。方法是增加可变电阻  $R$  的阻值，使标准表的指示讀数下降  $1/10$ ，并在被測表的表盘弧线下表針所指处作一刻度線。这样逐步降低、逐步刻度，即可掌握它的定度規律了。

第三步要了解表头的內阻。这时要把电池、可变电阻  $R$  和被測表头如图 3 串联起来，并注意可变电阻  $R$  仍要放在阻值最大处，然后逐步降低它的阻值，使表头指針指示滿度。这时不要再动可变电阻，另取一个 5~10

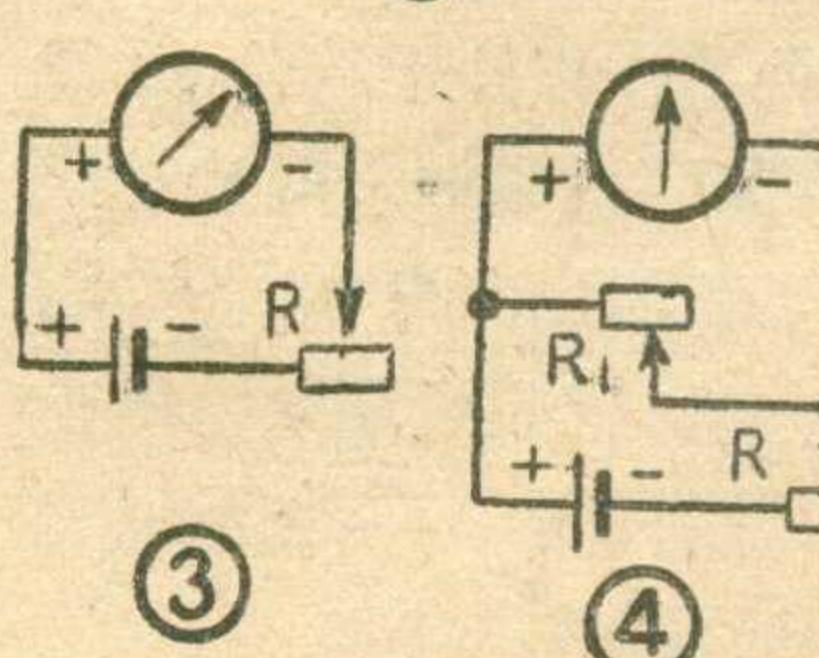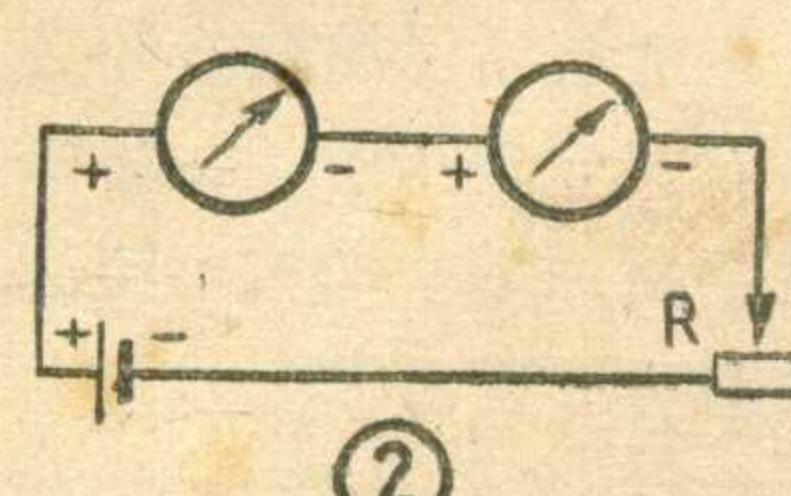千欧的可变电阻  $R_1$  与表头并联如图 4。調節  $R_1$  使表头指針指示到正中位置，这时不动  $R$  与  $R_1$  的阻值，并把它们从电路中拆出来，用准确的万用表測出  $R$  与  $R_1$  的阻值。按  $R_1 \times \frac{R}{R-R_1} = \text{內阻}$  的公式即可算出表头內阻。必須注意，表头內阻不可用电阻表直接測量，因为这样很容易損毀表头。




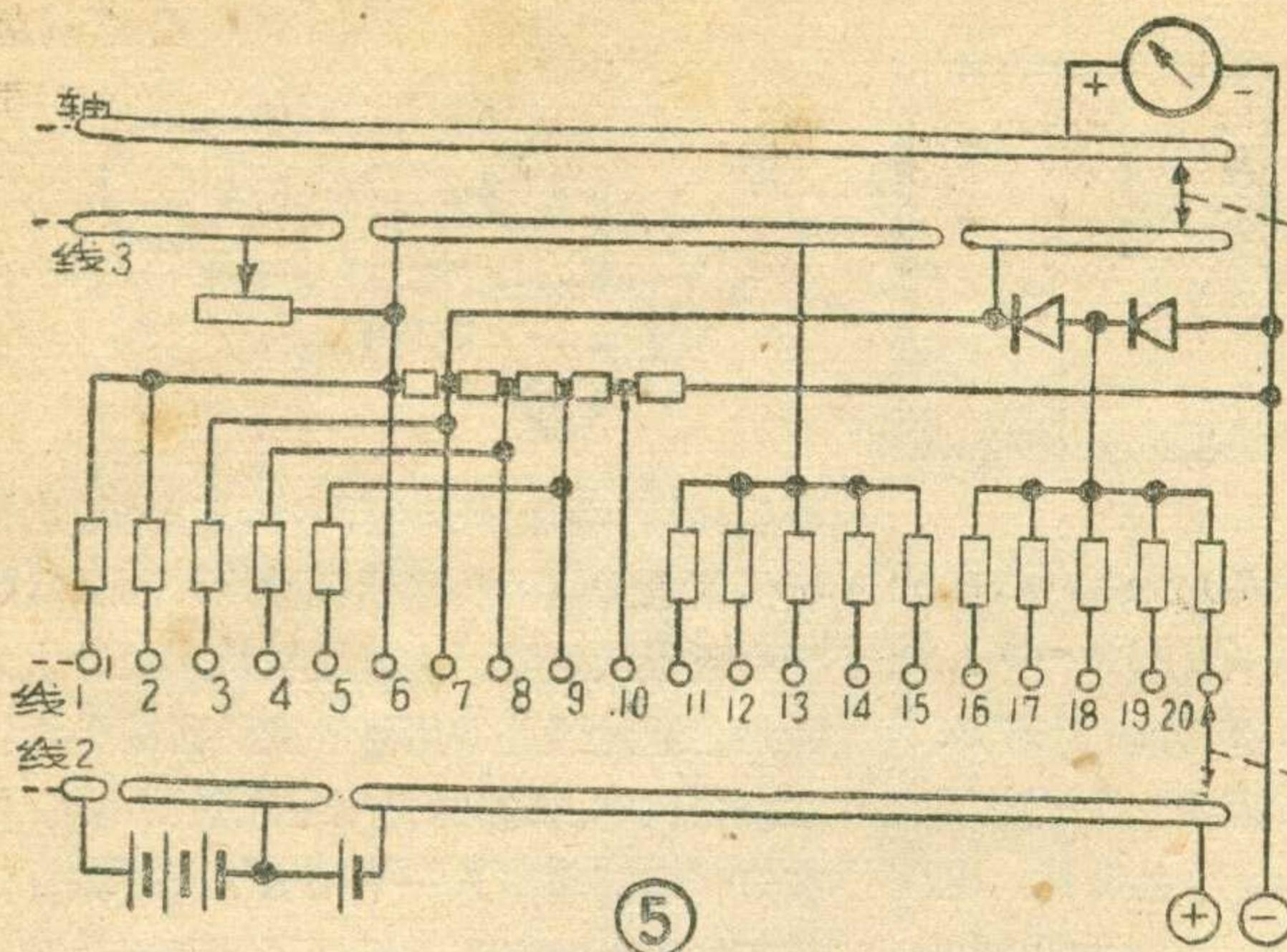


怎样制作分档开关

这具万用电表的各测量系和分档是参考邱傳訓著“万用电表設計”（上海科技出版社出版）一书設計的。全部电路如图5。电流測量系有250MA、1MA、10MA、100MA、500MA等档，电阻測量系有中值为 $2.4\Omega$ 、 $12\Omega$ 、 $120\Omega$ 、 $1200\Omega$ 、 $12000\Omega$ 等档，交直流电压都是10V、50V、250V、500V、1000V，每个测量系分为五档。表头灵敏度是 $160\mu A$ 。

这具电表全部各档只用一个分档开关。是用一个去掉管脚的GT式电子管的胶木管腰作底座，在底部中心打一个孔，把一个分綫器的軸承装在上面，并用它接表头的正端。在底座的外壁上如图6甲划三圈平行的綫。在第一綫的位置上等分20份，打20个孔。任擇第一綫的某孔为孔1，向左排列編号，共20号。在第二綫上与孔1孔2孔6垂直位置上各打一孔。在第三綫上与孔1孔6孔11孔16垂直的位置上各打一孔。各孔直徑約1.8至2.0毫米。在底座的頂邊对正第一綫的各孔用小圓銼刀銼出距离均等的20个凹槽，以便在跳档时使滑鍵对正接点。然后用銅片剪成比孔眼稍窄的小条，弯成一状，由內向外嵌入相邻的两孔內，作为接点（图6乙）。要注意各个接点必須离开，互相絕緣。还要制一个单臂滑鍵，一个双臂滑鍵和一个控制跳档的簧片。单臂滑鍵是用紫銅片剪成图7甲的形状，在虛綫处折成直角并如图7乙弯制打孔。制双臂滑鍵时，先取一小块胶板制成如图8甲的形状，再用銅片剪成图8乙的形状。把剪好了的銅片沿虛綫对折，夹在胶板上，如图8丙所示，并用小鉗釘鉗住。控制跳档的簧片是用有彈性的发条鋼片或磷銅片剪成，長度較管腰直徑稍长，并在中間打一孔，两端各焊一凸起銅片，如图9所示。利用分綫器的軸作为开关的軸。单

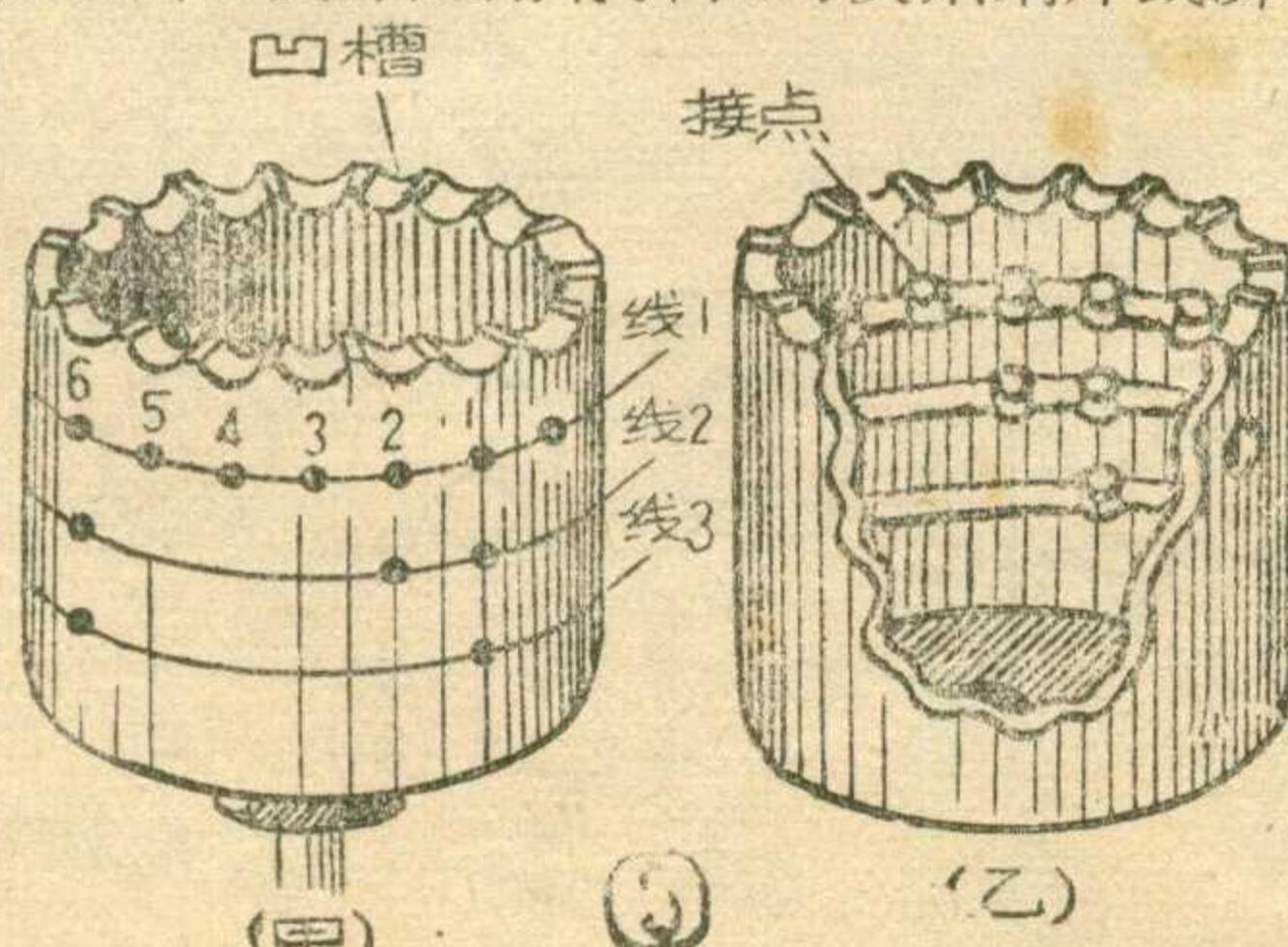

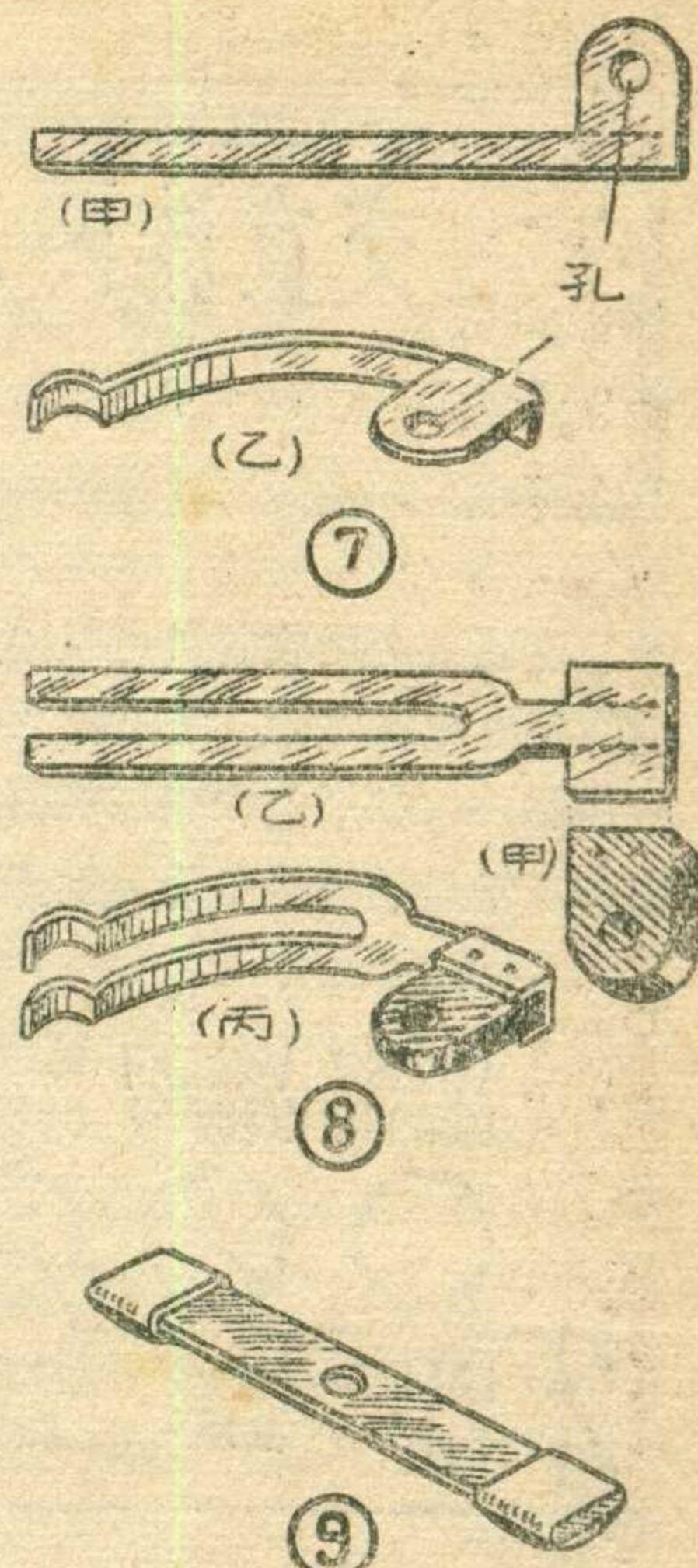臂滑鍵、双臂滑鍵和跳档簧片，都用螺絲固定在軸上，单臂滑鍵应对正綫3的接点，双臂滑鍵的两个臂分别对正綫1和綫2的接点，跳档簧片应压在凹槽內。要注意各个滑鍵和跳档簧片都要在一个垂直平面內，否则会发生錯接，損毀表头。



### 如何校准

**1. 分流器的校准：**把配好分流器的表头与标准表、一节电池及一个500千欧的可变电阻（放在最大阻值部位）按图2所示串联起来。逐渐降低可变电阻R的阻值，使标准表的指示数恰好

指示新表的設計數。这时如发现新表的指示数偏高，可降低分流器的阻值。如发现新表的指示数偏低，可增高分流器的阻值。如此反复对照調整，使新表与标准表的讀数一致，即告成功。

**2. 电阻測量系的校准：**可以用标准电阻来測量。如沒有标准电阻，也可用准确的万用表核对过的电阻来校准。但每档都要准备三种不同阻值的作为标准的电阻。例如校准12欧中值的一档，必須准备一个12欧的电阻和一个約2—5欧及一个50—500欧的电阻。如測得的指示数偏高，要降低倍率电阻的阻值；偏低則要增加倍率电阻的阻值。

**3. 电压測量系的校准：**可以把新表与标准表并联，接上适当的电压来校准。但要注意直流档要用直流；交流档要用交流。如发现新表的指示数偏高，应增加倍率电阻的阻值来改正；偏低則要降低倍率电阻的阻值。

万用表上使用的电阻要求很准确，一般都用炭膜电阻。如遇阻值稍小于所需阻值，可用銅銼棱角将电阻原有的槽紋开长一些。如遇阻值高于所需值，可用溶剂（香蕉水或丙酮）洗去电阻表皮的漆，把一端的銅头向內移动。注意应将移动后的銅头裝固，保持接触良好，否則就会使阻值变化，影响准确度。修改后的电阻一定要重新用化学漆塗过，以免受潮，改变阻值。


### 表盘的繪制

表盘可以用道林紙、卡片紙或鈔票紙繪制。如能找到未曝光的印像紙，經過定影处理后应用，则更光洁。繪制时以表針长度为半徑，画出最外面一个圓弧，然后依次减小半徑，画四个同心圓弧。注意圓心应对准表針軸心。刻度先用硬鉛笔划出，經過反复核对无誤，然后再用色笔繪制。
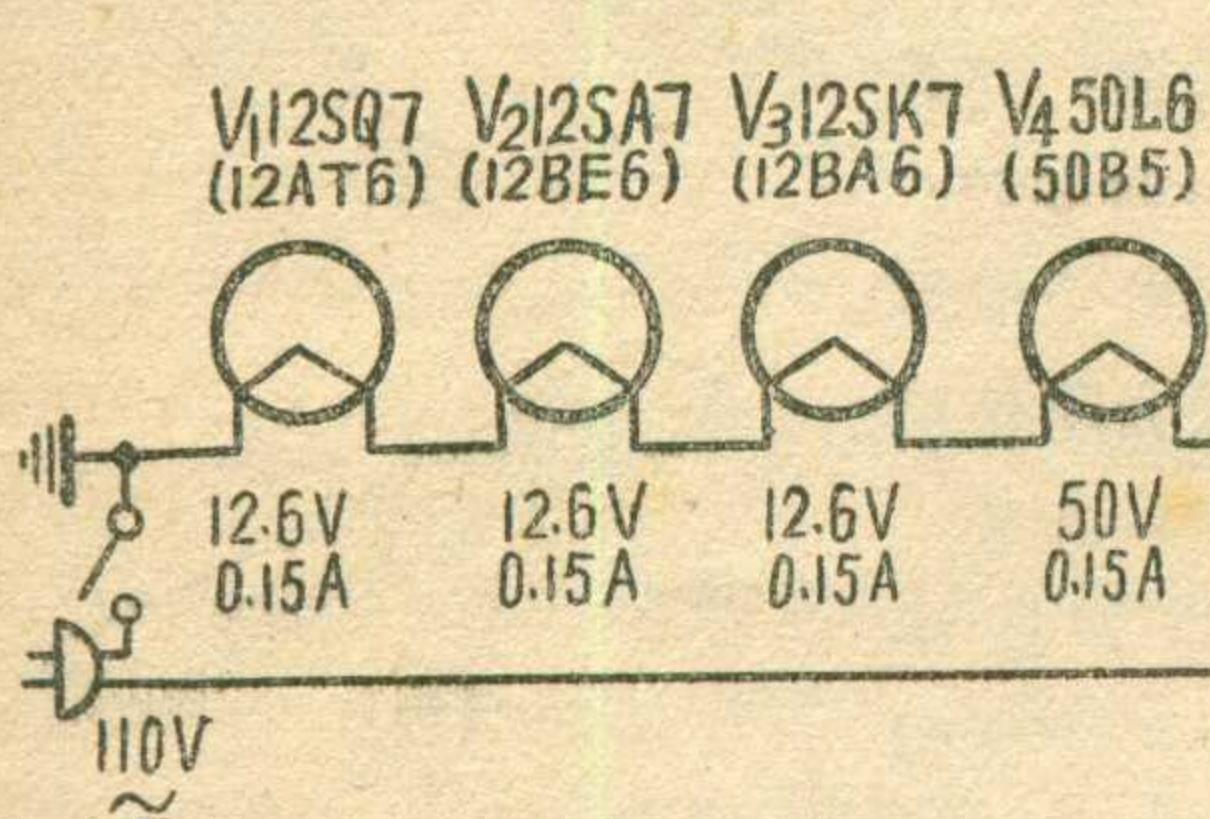
# 交直流两用收音机的故障和修理

冯报本

交直流两用收音机可以使用交流市电或直流发电机电源。它的特点是沒有电源变压器，灯絲用电和高压都直接取自供电电源，常见的故障多是发生在这一部分。



这类收音机一般是按使用110伏电源设计的，最常见的型式结构如图1所示。灯丝电路采用串联接法，各个电子管灯丝电压不全相同，输出管和整流管的比较高，使串联总电压能与电源电压相等。各管灯丝电流大小是一致的。

在串联电路里，灯丝对近地(乙+)端的交流电位差是不一样的。对地的交流电位差愈大，交流感应也愈大。为了减小交流声，因此必须把最易受到影响的音频电压放大管排在交流电位差最小的近地端，其次是工作在高频的变频管和中放管。把影响最小的末级输出管和整流管靠近在电源的“火线”端。这样还可以使整流管带高压的阴极和灯丝之间减小对乙+的直流电位差，使它们之间的绝缘更安全。

电路中比较特殊的还有整流管的灯丝部分。灯丝在管脚2、3一段上有一个抽头，供接指示灯用。当不接指示灯时，全

部灯丝电压（管脚2~7）是35伏，电流0.15安，抽头的一小段（管脚2~3）是7.5伏。加接指示灯后，灯丝由于并联了指示灯而电阻减小，管脚2~7间电压成为32伏，电流仍为0.15安，2~3之间则为5.5伏。整流电流一部分还从指示灯泡上通过，收音机工作时，指示灯的亮度就

随屏流变化。此外，在整流管的屏极电路里还串有一个十余欧的限流电阻R，防止滤波电容器开始充电或短路时，过大电流会将整流管阴极或并联接有指示灯的一段灯丝烧毁。

上面是这类收音机构造上的特点，也是经常易生故障的部分。下面就按几种常见的故障谈谈它们的现象和修理。




## 整流管烧毁


整流管烧毁故障是这类收音机最常见的。带有指示灯抽头的整流管很多只是烧断灯丝接通指示灯的这一小段，只要在管座这一段的两脚上并联接上阻值约为21欧2~5瓦的线绕电阻一只，就可以复用，对整流工作不至有显著影响。如果是大的一段烧毁，就要考虑另换管子。这种整流管相同型号的目前很少，如用一般交流机上常用的整流管代替，引起的問題較多，因为

在这样的灯丝串联电路里，各电子管的灯丝电流必须是一样的，交流管的灯丝电压低、电流大，放进原来的串联电

路后，就要增加分流电阻和降压电阻，这样不但使收音机的功率消耗增大，而且电阻要发散很大热量，会使收音机的温升大大增加。因此最好采用硒堆整流器或半导体二极管代替。改换时仍用半波整流电路，只在灯丝电路里串入一个相当于原整流管灯丝工作阻值的电阻就可以了。图2甲是改用硒堆整流的一种参考电路，R<sub>1</sub>是用来代替原管灯丝的电阻，阻值可按原管的电压和电流根据欧姆定律算出。例如在本例中电阻R<sub>1</sub>= $\frac{35\text{伏}}{0.15\text{安}} \approx 235\text{欧}$ ，电阻的散热功率P=(0.15伏)<sup>2</sup>×235欧≈5.3瓦（取用10瓦）。这样处理，收音机上沒有指示灯了，使用上不够方便。需要恢复指示灯，可如图2乙所示在R<sub>1</sub>的一段上接出。这段阻值的多少，要看指示灯所需的电压而定。现在常用的6~8伏指示灯泡，一般使用在5.5伏时比較耐用，这时它的电流約为190~210毫安不等（各厂产品規格多有出入），这一段的电阻取用37欧左右就可以。取得大些，指示灯虽可較亮，但灯泡不能經久耐用。而且电源剛一开启时，各电子管灯丝尚未灼热，阻值还小，会有較大的电压加在指示灯上，很易燒毁。这些电阻阻值都是畸零数值，实际装置可以选用較大阻值的可变线绕电阻，多加一个調节滑鍵，就能方便地将R<sub>1</sub>和指示灯所需抽头調出来（見图3）。硒整流器前面串有一个100~200欧5瓦型的限流电阻R<sub>2</sub>，作用与图1上的R相同。硒整流器可以利用0427型，将它拆去一半（用13片）应用，或用ZXJ-25A-13D型的也可。

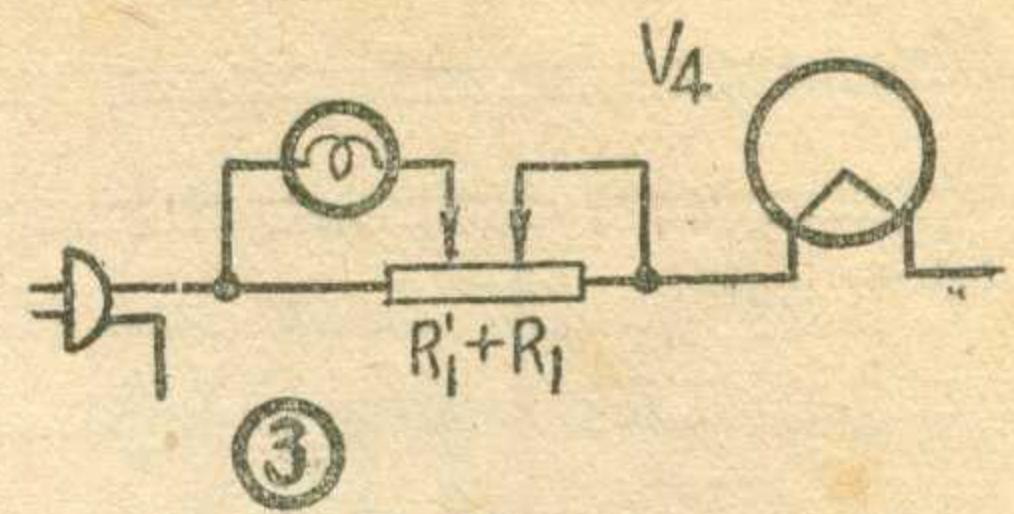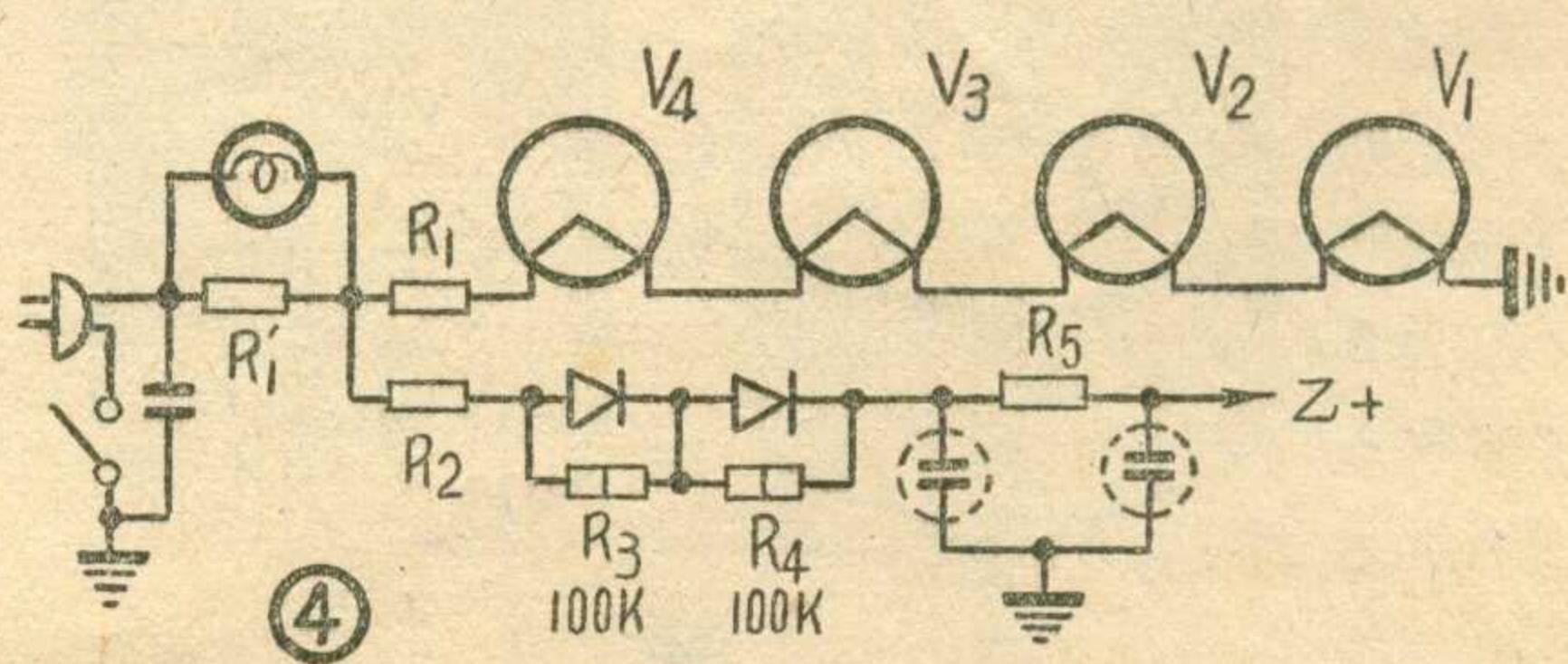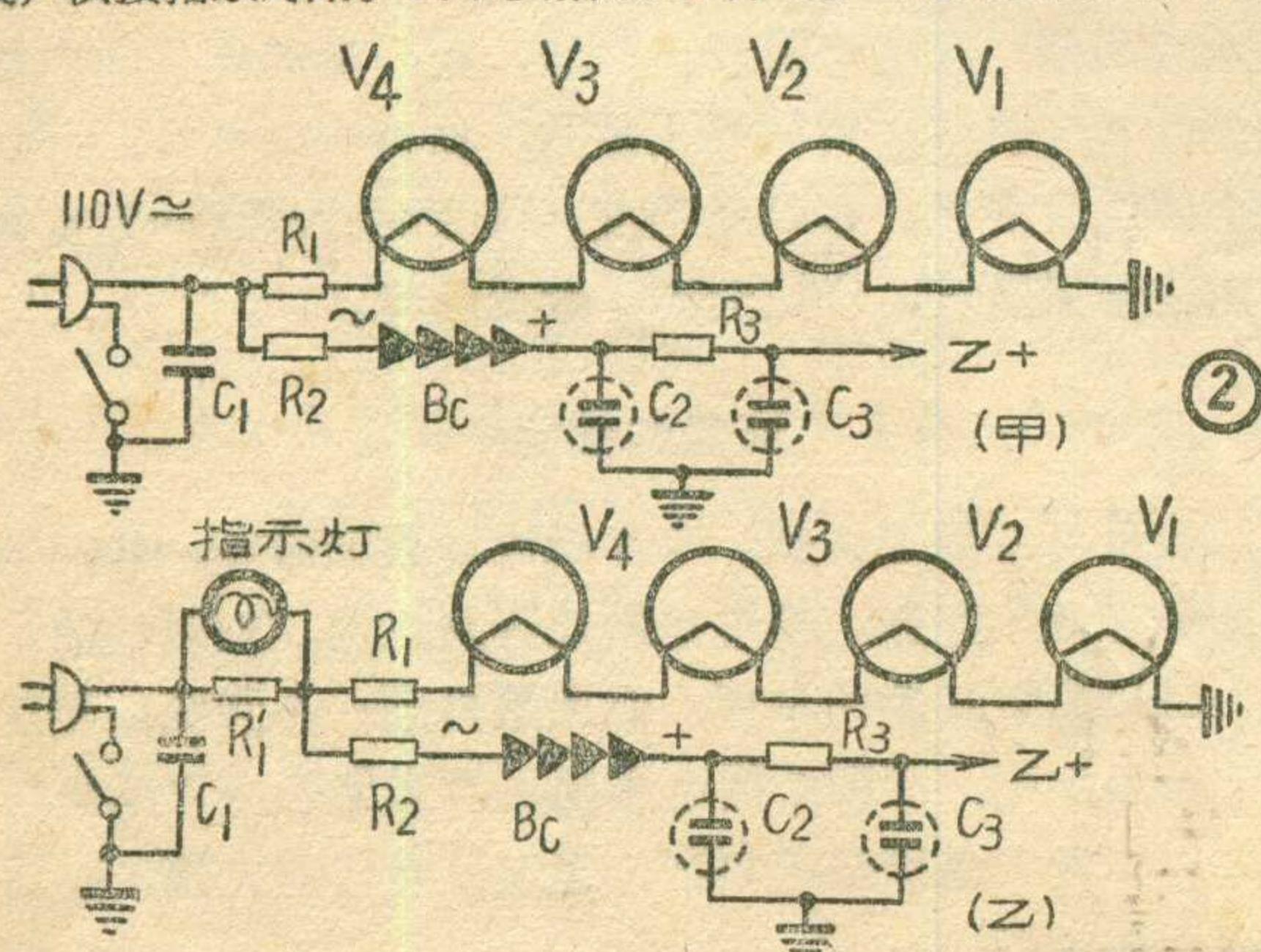使用半导体二极管代替硒整流器，可以使占用的空间縮小，但是价格較貴，改接后的电路見图4。图中使用的是两只半导体二极管ДГЦ-24串联，每只管上跨接一个100千欧1瓦型的分流电阻，防止两管因特性稍異引起电压分布不均而被击毁。



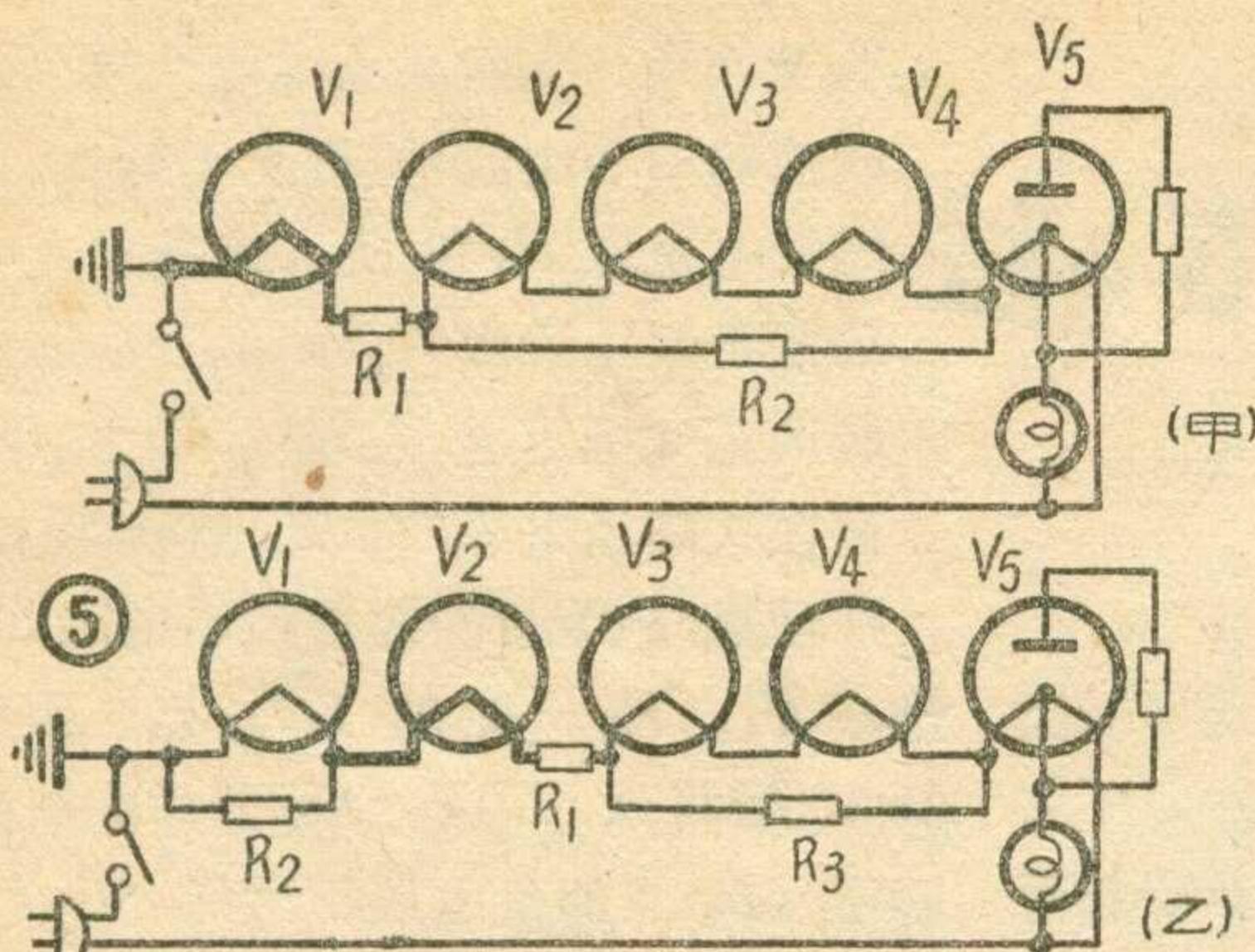

### 变频、中放和检波放大等管损坏

变频、中放和检波放大等电子管，在普通6.3伏系列交流用电子管中种类很多，多数可在100伏上下的屏压中使用。两用电源收音机上这部分电子管坏了，在无同型新管时可以用6.3伏系列功能相同的管子代替。代换时只要在灯丝电路里加入降压电阻和分流电阻，以使电路的使用电压和原来的相等，又使各管的电流统一就可以了，其他零件不需怎样变动。例如在图5甲中，把一只6SQ7GT代换12SQ7GT（前者灯丝电压6.3伏，电流0.3安；后者灯丝电压12.6伏，电流0.15安），需要串入降压电阻R<sub>1</sub>和并联上分流电阻R<sub>2</sub>。这两个电阻阻值可按欧姆定律计算。降压电阻R<sub>1</sub>= $\frac{U_1-U_2}{I_2}=\frac{12.6-6.3}{0.3}=21\Omega$ ，它的散热功率P<sub>1</sub>=I<sub>2</sub><sup>2</sup>×R<sub>1</sub>=(0.3)<sup>2</sup>×21=1.89瓦（为了减小热量应取用较大数值为3~5瓦）。分流电阻

$$R_2=\frac{U_3}{I_2-I_1}=\frac{12.6+12.6+50+30}{0.3-0.15}\approx715\Omega$$

欧，散热功率P<sub>2</sub>=(I<sub>2</sub>-I<sub>1</sub>)<sup>2</sup>×R<sub>2</sub>≈16瓦（取用25~30瓦）。式中U<sub>1</sub>是原来电子管的灯丝电压，U<sub>2</sub>是新换的电子管灯丝电压，U<sub>3</sub>是未更换的各电子管灯丝电压之和，I<sub>1</sub>是原来电子管的灯丝电流，I<sub>2</sub>是新换电子管的灯丝电流。

如果需要更换的电子管不是接近地端的V<sub>1</sub>，就不能只用一个分流电阻，也不宜将电子管灯丝接线顺序变更重排。在这样情况下，需要使用两个分流电阻来解决。例如图5乙中，V<sub>2</sub>是新换灯丝电流较大的电子管，那末就在V<sub>1</sub>及V<sub>3</sub>~V<sub>4</sub>~V<sub>5</sub>的灯丝电路上分别并联上R<sub>2</sub>和R<sub>3</sub>，使得这两段的电流和新换V<sub>2</sub>的灯丝电流相等，在本例中R<sub>1</sub>的阻值和图5甲中的相同，R<sub>2</sub>是84欧，R<sub>3</sub>约是630欧。

### 功率输出管损坏

50L6等高灯丝电压的末级功率输出

管目前也很少，损坏了虽然也可应用以上方法代换，但是一般交流型输出管的灯丝电流比两用机上原来电子管的大很多，而且这类管子在100伏左右的屏压时工作性能并不十分良好，和原来的输出变压器、阴极电阻等也难以配合。依照目前情况看来，比较合理的办法是用一般三极管或是遥截止式的五极管代用，例如前者的6F5(6Φ5)、6C2C、6J5(6Ж5)


等，后者的6K3P(6SK7GT)、6K4(6K4П)等，它们的灯丝电流都不很大。用三极管时，失真较小，阴极电阻要按新管特性更换，原来输出变压器初级阻抗虽小一些(50L6GT只有2千欧)，仍可将就留用。用五极管时可以得到较大音量，它的帘栅电压不要太高，以免使失真加剧，一般要给它串入一个2~5千欧1瓦的电阻，并在帘栅和地（乙）之间跨接0.1微法的旁路电容器。输出变压器要换用初級阻抗尽可能大的，例如适合2P2(2Π2Π)或3S4等用的输出变压器。原电路阴极电阻上如未加有并联电容器，则应加接一个数十微法的电容器，取消负反馈，以免影响音量。这样改装后，输出功率仍然能达100~300毫瓦，可以满足一般情况下收听的要求。

### 电子管灯丝和阴极 漏电或短路

两用电源收音机的电子管还常发生阴极和灯丝短路或漏电的故障，现象是个别电子管灯丝的亮度比较正常的黯淡甚至无光，而另一些管子的灯丝却特别光亮。例如在图6甲中，V<sub>2</sub>（变频管、它的阴极经振荡线圈通乙）的阴极和灯丝一短路，V<sub>1</sub>和V<sub>2</sub>灯丝将被短路而不亮，灯丝电路的全部电压将加在V<sub>3</sub>~V<sub>4</sub>~V<sub>5</sub>上，所以它们就特别光亮。阴极串有偏压电阻的电子管发生这种故障时，这个电阻就等于和前面几个管子的串联灯丝电路并联起来（图6乙），使这一段电路总的电阻值下降，两端的电压十分低落，所以这些管子就黯然无光，后面的管子承受电压较高，因而特别光亮。这种故障，有的可用万用电表从阴极和灯丝之间量出是否短路或漏电，有的要在电子管工作时才出现（测量各管的灯丝电压是否合乎规定值可发现有故障的管子）。简便的方法，可在通电后从近地端的V<sub>1</sub>管起，将电子管逐个拔下，如果这只电子管刚一拔除，其他电子管全部熄灭，说明毛病就在这只管子上。如果是近地端的V<sub>1</sub>管有此故障，将这只管子的灯丝接线在管座上对调一下，有时仍有希望能够继续使用。其他电子管发生这样毛病，就需要更换新管了。
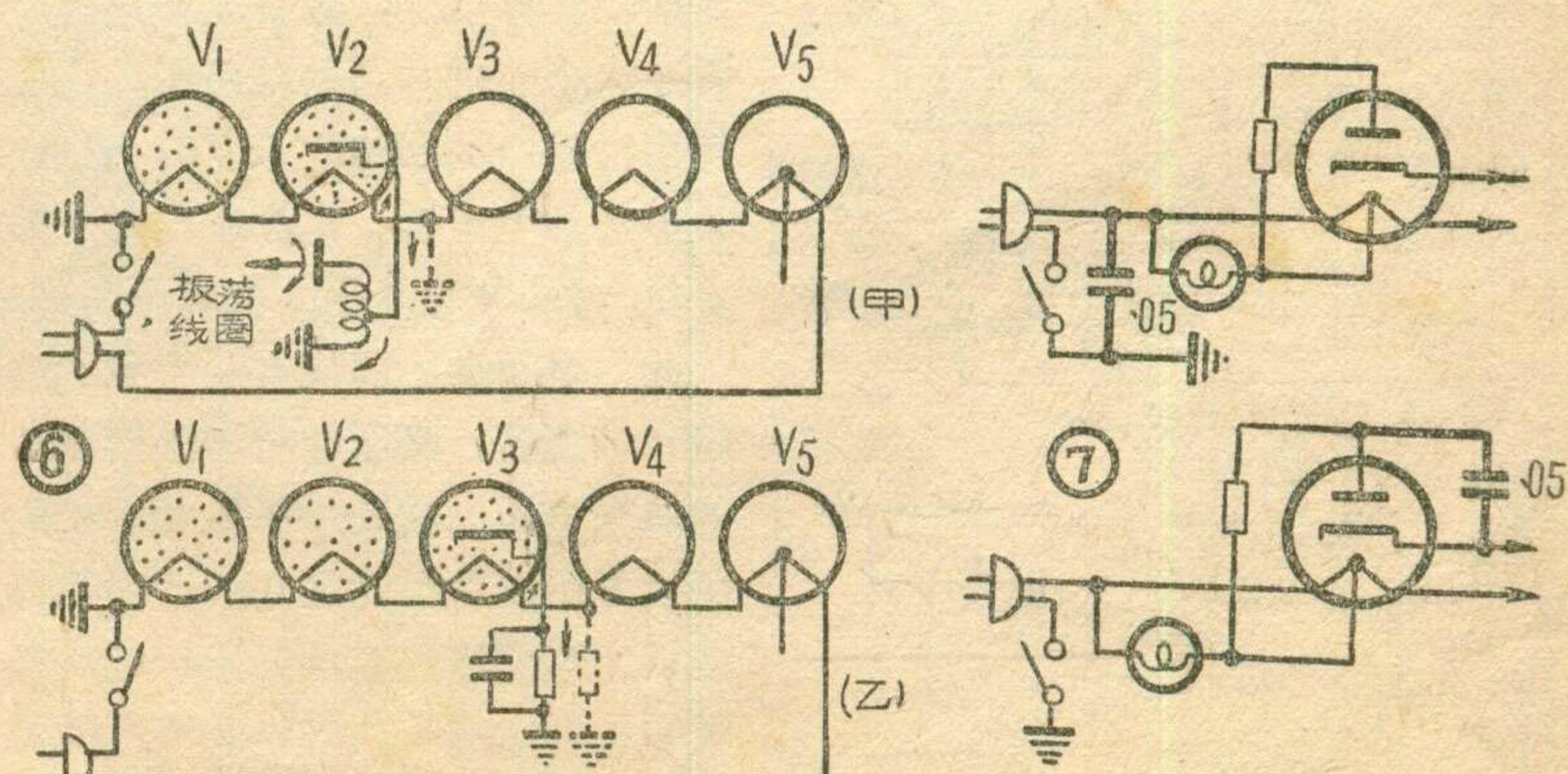
### 调制交流声

有些收音机在调到电台时，会有经由电源而来的调制交流声。这种毛病在交直流两用机中最容易发生。消灭这种交流声的方法，是在收音机的电源进线“火线”端并联上一个0.006~0.05微法电容器通地，或者将它并联在整流管的屏、阴极之间（图7），使高频电流旁路，交流声就可以消失。图2电路中的C<sub>1</sub>就是起这样作用的。



# 扩音机输出级的改进

黄锦源

常见的50瓦扩音机，输出级多采用甲乙<sub>2</sub>类推挽放大电路，末级使用两只807电子管，工作条件为屏压400伏，帘栅压300伏，栅偏压-25伏；负荷阻抗屏至屏为3800欧。根据电子管特性手册的介绍，两只807管在这样工作状态下，失真程度不超过额定值的最大输出功率为60瓦。但是，实际上这类扩音机在不超过额定失真度时的最大输出一般仅为30~40瓦，很少有达到50瓦的。输出功率低落的原因，主要在于供电系统电压的调整率不高。这类电路的末级放大管屏极和帘栅极电流在工作时变化很大，而且在输入信号最大时，放大管还会有栅流出现。这样，放大管的屏极和帘栅极电压在大信号时就会因屏流和帘栅流加大而下降很多，使有效输出功率减小。同时，这种放大器的末级栅负偏压，通常是采用在次高压电源绕组（即供给末级放大管帘栅压及前级放大管乙电的电源绕组）中心抽头和机壳之间接入电阻和旁路电容的方法，利用帘栅及前级电流通过这个电阻产生的电压降以取得的。在大信号

时，由于帘栅极电流增大以及栅极出现栅流，使得末级栅负偏压在屏压和帘栅压下降时反而增大，以致引起更大的非线性失真。

克服这些缺点，主要是如何改进屏压、帘栅压和栅负偏压供电系统的稳定性。按照一般办法，对于屏压，可以将它提高到400伏以上，使它在最大输出时虽然下降，但不致低到额定值以下。对于帘栅电压可以使用稳压管。对于栅负偏压可以改用固定的偏压电源。但是这些方法都还不很理想，因为：①屏压增高，电子管在无信号时的屏耗也要增加。为了防止过大的屏耗，提高屏压后，就要适当提高栅极的负偏压，以减小屏流，但这样输出级在大信号时，由于栅偏压增加又会失真更大。②帘栅电源采用电子管稳压时，一般需要使用两只以上的稳压管，电源容量也要相应地增大，而且稳压作用有时还嫌不足，作用也只限于对帘栅极有效，不能兼顾到栅极负压。③至于栅极负压改用固定电源，需要另备丙电整流器，耗用器材，不够经济，对于其他各极，也不能兼起稳定作用。

这里介绍一个可以自动调节帘栅极电压和栅负偏压的改进电路。它可以提高扩音机的功率输出，减少失真，而使用零件很少，效果比较显著。附图是这个改进电路的线路图。稳压作用由推动级的6P6P(6V6)管兼任，无需另加电子管。电源供电与一般扩音机一样，分为高压、次高压两部分，为此，电源变压器应有两个独立的绕组和整流器。高压整流器供给807管的屏极电压，次高压供给807管的帘栅极电压以及推动级6P6P和其他前级放大器所需的较低高压，次高压电源采用电阻滤波，这样整流后的电压随负载的变化较大，可以获得更好的


调节效果。在次高压电源负端（即绕组的中心出线）和机壳（A）点之间接有电阻R<sub>1</sub>和R<sub>2</sub>。末级放大管的栅负偏压就由R<sub>1</sub>供给。高压电源的正端经过电阻R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>和R<sub>5</sub>接在次高压电源的负端（C）点上。

推动级6P6P管的栅极经过电阻R<sub>6</sub>接在R<sub>4</sub>、R<sub>5</sub>之间的（D）点，因此6P6P管将从（D）点取得所需的栅负偏压。（D）点的负电压是这样产生的。一方面（D）点通过R<sub>3</sub>和R<sub>4</sub>接至次高压电源的（C）点，这点对地（机壳）来说是负电位，另一方面，（D）点在高压电源回路中对地来说又是正电位，因此（D）点对地的电压就是这两个电位抵消后所剩余的数值。只要适当地选择R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>和R<sub>5</sub>的数值，使（D）点自（C）点得到的负电压大于自（E）点得到的正电压，结果其净电压对地来说是负值，因而可利用它来作为6P6P管的栅负偏电压。既然（D）点对地的电压和（E）点、（C）点对地的电压都有关系，那末，一旦（E）点或（C）点的电压有所变动时，都会直接改变（D）点电压的数值。例如，高压电源数值下跌时，

（D）点将会变得更负一些，这是因为（D）点自（E）点得到的正电压变小了。而当流过R<sub>1</sub>或R<sub>2</sub>的电流增加而使（C）点更负时，则（D）点电位也同样变得更负，这是因为（D）点自（C）点得到的负电压增加了。

（D）点电位的改变，也就是6P6P管栅负偏压的改变，所以立刻会对6P6P管的屏流进行控制。此外，因为次高压电源调整率不好，所以同时会对末级的帘栅电压起调节作用。通过这样的一系列作用，末级放大管在大信号时由于屏流变大而引起的屏压下降，由于帘栅流增大而引起的帘栅压下降，以及由于产生栅流和帘栅流增大而引起的栅负压增大等等，都可在相当程度内得到补偿。具体调节作用如下：

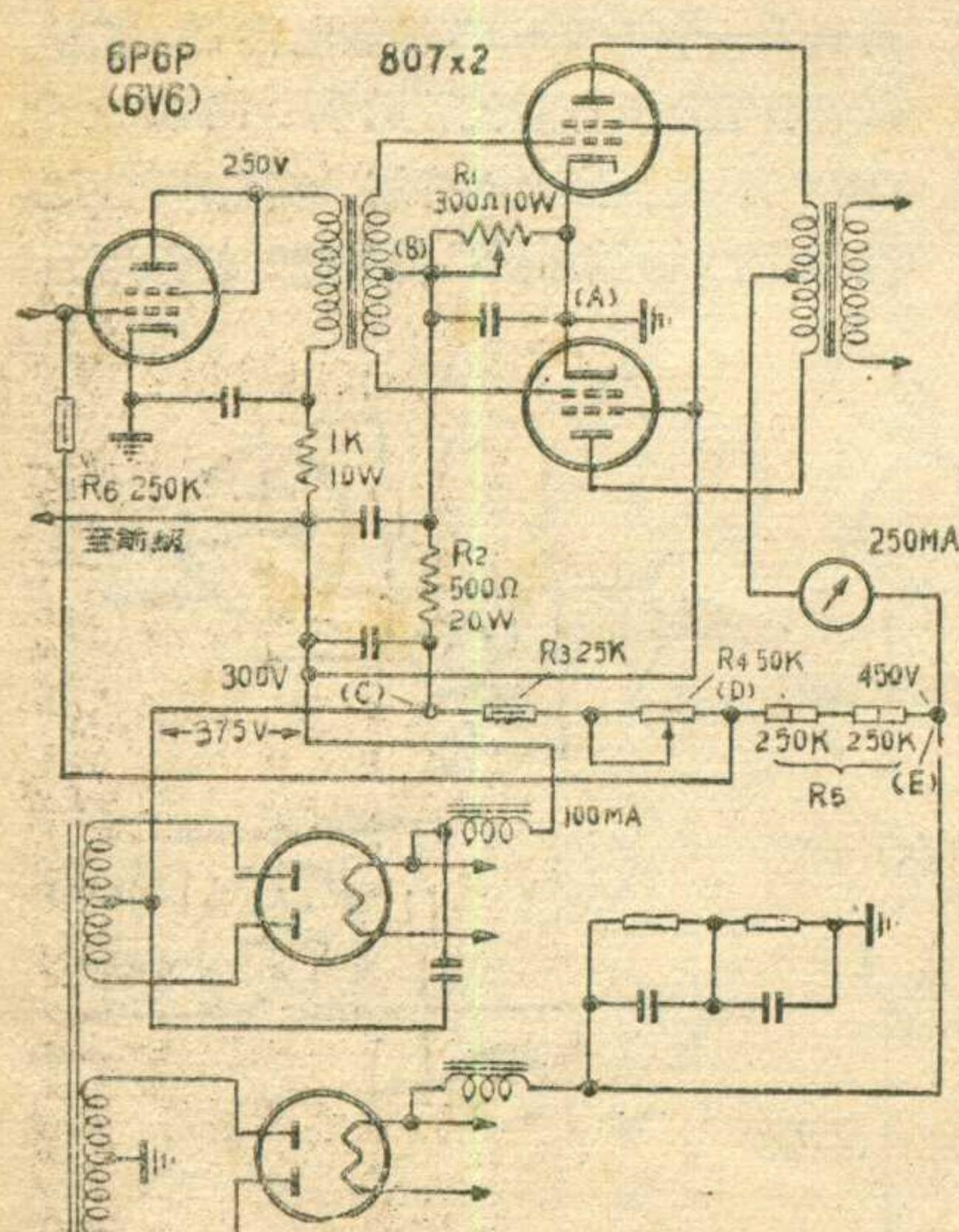(1) 在大信号时，807管屏压下降，这时（D）点电位也下降，因而6P6P管的栅极偏压也向负的方向移动，结果使6P6P管屏流减小，因而



流过  $R_1$  的电流也减少，使 807 管的栅负偏压也因之减小。另外，由于次高压电源調整率差，6P6P 管屏流减少后，电源输出直流电压会有所增高，故而 807 管的帘栅压也会上升，使屏压下降引起的作用获得补偿。

(2) 在最大信号时，807 管会产生栅流，使  $R_1$  的电流增加而电压降增大，因而它的栅负偏压也会有所增加。但是  $R_1$  的电流增加、电压降增大时，(B) 点对 (A) 点 (机壳) 来說是更负一些，(D) 点电位也比以前更负一些，因而 6P6P 管的屏流减少，导致流过  $R_1$  的电流也减少，与产生栅流所引起的电流增加相抵銷。

(3) 大信号时，807 管的帘栅流增大，会使  $R_1$  上电流增加、电压降增大，而使它的栅负偏压增加。但是如上所述，这样也会反映到 (D) 点上，使它变得更负而减少 6P6P 管的屏流，結果将使 807 管的栅负偏压減小，帘栅压增加。这样大信号时帘栅电流增加导致帘栅电压下降和栅负偏压增加的作用，都将減小。

推动級 6P6 P管的屏极和帘栅极相連作三极管使用。調節  $R_4$ ，使它在无信号时屏流为45毫安，在最大信号时下降到20毫安左右。这时屏流看来虽小，但功率仍够推动下級之用。这样調整后，电路工作时，末級放大管的帘栅极电压下降不超过5伏，栅负偏压增高約为2伏左右，稳压效果是相当好的。实驗證明，經過这样改进的輸出級的无显著失真輸出功率可接近 60 瓦。

在这里 807 管的屏压采用450伏，是考慮到一般高压电源在大信号时电压下降較大，因此預先适当提高，使它在最大輸出时下降不致低于400伏。如前所述，提高屏压，会增加电子管的无信号屏耗，但是只要屏耗不超过額定值（每只 807 管为 25 瓦），还是可以的。如超过額定值，可以考虑稍加大它的栅负偏压，減低屏流，以使屏耗降至額定值以下。为了在大信号时不致加大失真，这样处理是有利的。次高压电源輸出正端对机壳之間电压应为300伏，由于电路里  $R_1$  与  $R_2$  两端尚有 70~80 伏的电压降，所以电源的正

負两端整流电压应当包括这一部分，要有 375 伏左右，才能滿足需要。制作上还要注意电路中所用电阻，应当选用质量較好、功率較大的，保证不易损坏。其中  $R_4$  要使用优质的直線式电位器，或具有抽头的綫繞电阻。

$R_5$  采用两只电阻串联，这样每个电阻上的电压降較小，比較安全可靠。

在調整时，应当注意推動級与輸出級之間的电流和电压变动会相互影响。例如为調整末級放大管屏流而变更它們的栅负偏压时，就会同时牵动推動管的栅偏压，而使它的屏流也改变。反过来，在調節  $R_4$  以使推動管能有45毫安屏流时，末級放大管的帘栅压和屏流也会受到影响。所以調整时最好使用两只毫安表，分別接在807 管和 6P6P 管的屏回路里，然后反复調整  $R_1$  和  $R_4$ ，这样調好机器并不困难。图中  $R_1$  和  $R_2$  的阻值是按次高压电源电流总值（包括末級放大管帘栅流、推動級及各前級放大管的总电流）为 100 毫安而选定的。电流值不同时， $R_1$  和  $R_2$  的数值要适当調整。

## “想想看”答案

1. 先在線包的外面繞上一定的圈数，然后将变压器初級接入电源，測量一下新繞上的線圈两端的电压。把所繞的圈数除以所測得的电压，就是每伏应繞的圈数。再乘以 6.3 伏，即得到应繞的圈数。


2. 两个电流表的指示完全相同。这个有趣的現象不難通过計算来验证。应当指出，这个例子反映了線性电路中的一个重要的定理，即互易定理。这个定理說明如果电路甲支路中的电势在乙支路产生一定的电流，那么，将該电势置于乙支路时，也将在甲支路內产生同样的电流。

3. 电源变压器在运用时，初級線圈上加有固定的电压。所以当次級線圈被短路后，通过次級線圈和初級線圈的电流都显著增大，因而把变压器燒毁。輸出变压器在运用中，初級線圈上的交流电压不是固定的，与初級阻抗有关，而初級阻抗又决定于次級阻抗。在次級線圈短路的情况下，反射到初級的阻抗等于零，因此初、次級線圈上均无交流电压，变压器不会被燒毁。相反地，当次級开路时，反射到初級線圈上的阻抗为无限大，因此在初級線圈上的交流电压頗大，可能把線圈間的絕緣打穿，从而燒毁变压器。

## 110 伏电源变压器改 110/220 伏两用

有些旧式收音机原規定使用90~100伏电压（也可用于 110 伏），它的电源变压器初級有 90 伏、100 伏两个抽头，次級高压線圈为 250 伏，另有一个 5 伏線圈供整流管灯絲，一个 2.5 伏線圈供其它电子管灯絲电压。現在大部分地方电源电压都是 220 伏，这种收音机除了重繞变压器外，是否还可以使用呢？下面介紹一种簡便的方法，可以改成 110 伏和 220 伏两用。

这种收音机多数带有用保險絲变换电压的装置（如附图）。

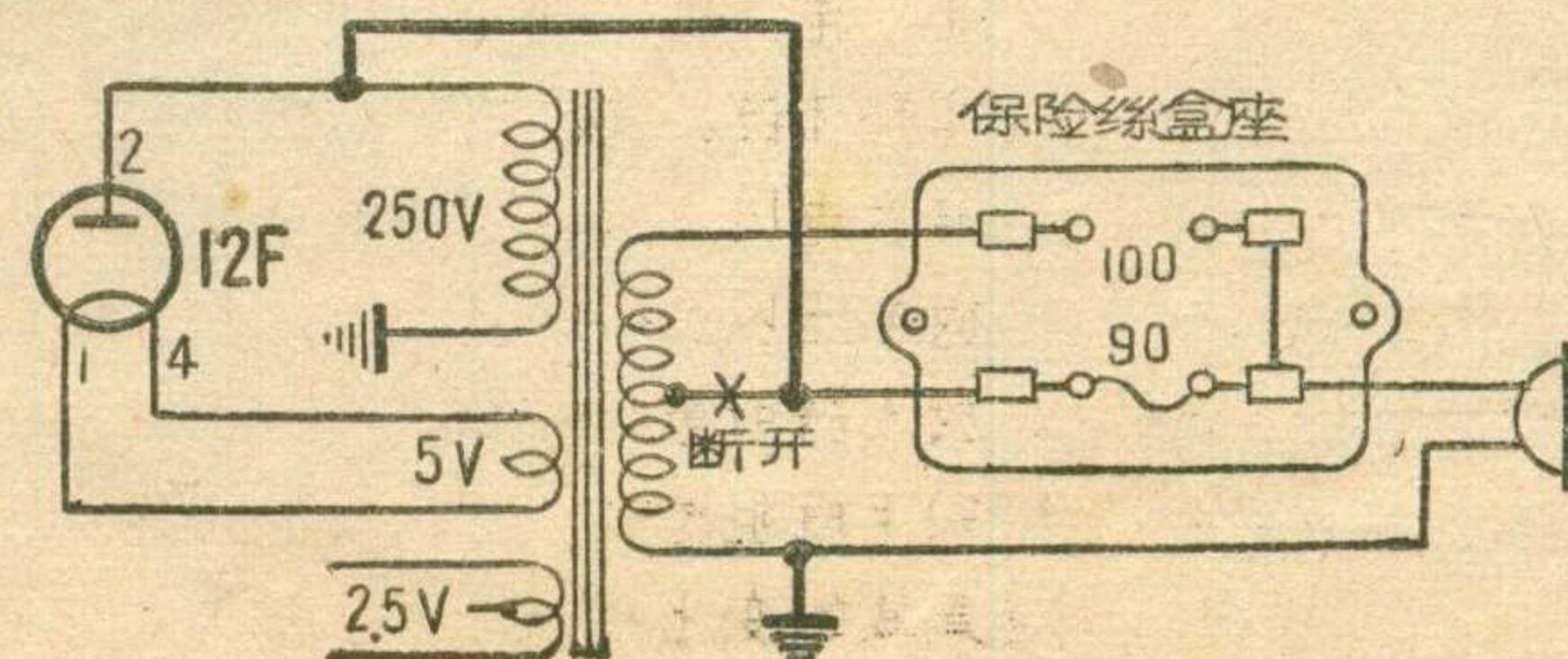


改制时只要将电源線不接保險絲的一端接地。将变压器 90 伏抽头处断开，并用胶布包好，以免接地短路。将整流管屏极接至 90 伏保險絲处，如图中粗線所示。

使用时，将保險絲接通原来 90 伏处，就可使用 220 伏电源。用保險絲接通 100 伏处，就可使用 110 伏。

改制后底盘带电，使用时注意不要接触收音机的金屬部分，同时也不能使用地線。如发现底盘带电最好将电源線反插一下。

經過改制后，使用220伏电压时，变压器輸出电压虽然降低了一些，但使用起来还是令人满意的。

（張樹清）

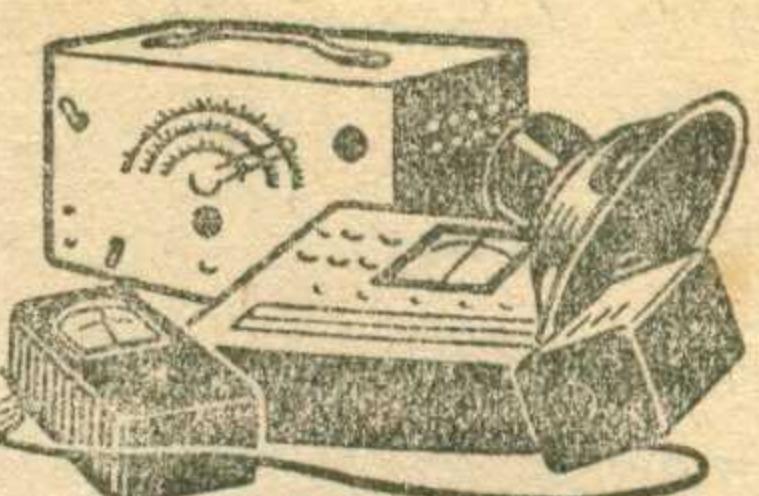

## 田 进 劲


当咀嚼食物的时候，口内就分泌唾液，表示“兴奋”。生理器官的这种反应，叫做无条件反射。如果每次在咀嚼食物之前都听见某一种声音，或受其它某一种外界刺激，那么久而久之，一听到这种声音或受到这种外界刺激时，即使没有咀嚼食物，口内也会分泌唾液。生理器官的这种反应，叫做条件反射。条件反射都是在无条件反射的基础上形成的，使动物能很好地适应经常变化的外部环境条件，引起动物在客观上合理的动作。如果机器能模拟动物的条件反射本能，很明显对生产自动化将带来巨大的变革。

这里介绍的机器狗是一种模拟动物条件反射的简单电子仪器，它能帮助我们了解一些用机器模仿大脑的简单原理，并且表演生动有趣。每当把“食物”（金属球）放进“小狗”嘴里时，它会不例外地“亮”起眼睛并摇动尾巴，表示“兴奋”——无条件反射。如果先对机器狗发声，紧接着给以“食物”，并如此反复多次之后，就会看到从某一次起，这只狗在只听到声音而没有得到食物的情况下，也会摇起尾巴、亮起眼睛来，好像得到食物一样地兴奋，这说明条件反射已经形成。当然，如果你长期只用声音来“欺骗”它，那么它会逐渐“怀疑”起来，最后也“不理”这一套了（遗忘了条件反射）。
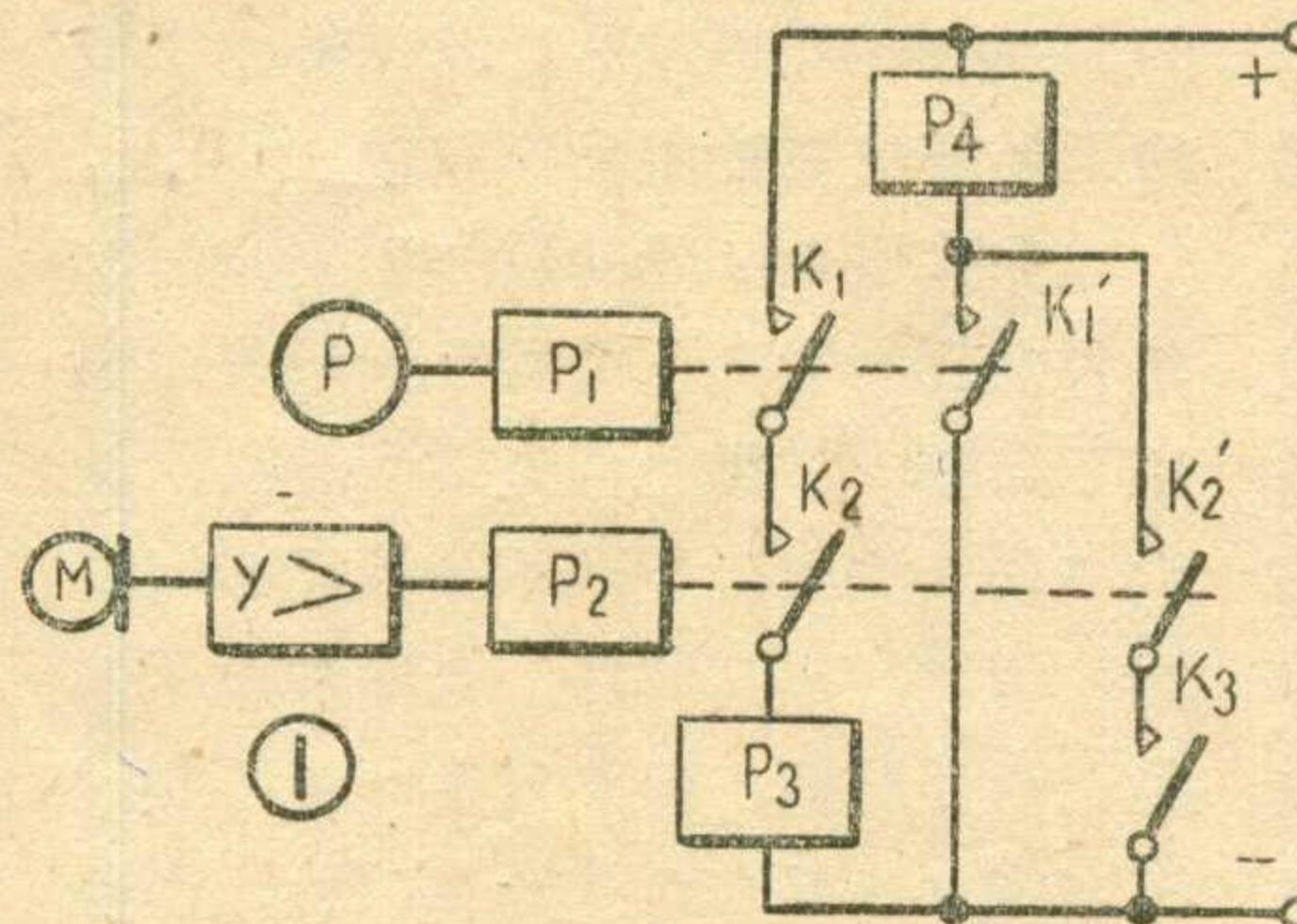
## 电路原理

机器狗的电路原理示于图1。P为一金属球，代表喂狗的食物。M为微音器，接收声音信号。Y为放大器。P<sub>1</sub>、P<sub>2</sub>、P<sub>3</sub>都是继电器，P<sub>1</sub>是速动的，P<sub>2</sub>是速吸迟放的，P<sub>3</sub>是迟吸迟放的。K<sub>1</sub>、K'<sub>1</sub>、K<sub>2</sub>、K'<sub>2</sub>及K<sub>3</sub>分别为P<sub>1</sub>、P<sub>2</sub>及P<sub>3</sub>所控制的常开接点。P<sub>4</sub>为执行继电器，控制狗的动作。

由图可知，当没有任何信号作用时，执行继电器P<sub>4</sub>不会动作，狗也就不起反应。当仅向狗发声时，K<sub>2</sub>和K'<sub>2</sub>闭合，但因K<sub>1</sub>和K<sub>3</sub>没有闭合，所以狗仍不起反应。当只喂“食物”时，K<sub>1</sub>和K'<sub>1</sub>闭合，P<sub>4</sub>通过K'<sub>1</sub>而被接通，从而使狗反应（无条件反射）。



现在先向狗发声，迟放继电器P<sub>2</sub>动作，闭合K<sub>2</sub>和K'<sub>2</sub>，再立刻喂以“食物”，则继电器P<sub>1</sub>接通，闭合K<sub>1</sub>和K'<sub>1</sub>。这时，继电器P<sub>3</sub>经K<sub>1</sub>、K<sub>2</sub>接通，但P<sub>3</sub>是长延时的迟吸迟放继电器，虽有电流通过，K<sub>3</sub>并不立刻闭合。只有当先发声后食物的信号组合连续重复几次时，P<sub>3</sub>才使K<sub>3</sub>闭合。K<sub>3</sub>闭合后，虽然只发出声音信号，即只对狗发声而不喂食物，但由于K<sub>3</sub>的长延时释放和K'<sub>2</sub>的闭合，也能使执行继电器P<sub>4</sub>通过K'<sub>1</sub>和K<sub>3</sub>接通，从而狗也会起反应（形成条件反射）。机器狗保持条件反射的时间可达2~5分钟。之后K<sub>3</sub>弹开，再对狗发声，它就不会起反应了（“遗忘”了条件反射）。



从上述“训练”、“条件反射形成”及“遗忘条件反射”的过程中可看出，继电器P<sub>1</sub>、P<sub>2</sub>和P<sub>3</sub>的动作时序很重要。P<sub>1</sub>必须速吸速放。P<sub>2</sub>必须在向狗发声时很快就能动作，而在发声以后仍能保持一段时间才释放，以便在训练时使P<sub>3</sub>有足够的长时间通过电流，累积较多热量（P<sub>3</sub>为热继电器），不必经过太多次数的

训练就能形成条件反射，并且在形成条件反射后，每次发声停止，仍然能使狗保持短时间的兴奋。当然，P<sub>2</sub>的延迟释放时间不能太长，必须短于P<sub>3</sub>的吸动延时时间，否则一次“训练”即形成条件反射，与真实情况不符。

图2是机器狗的具体电路。电子管V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>、V'<sub>2</sub>和V<sub>3</sub>组成声电子继电器。V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>作为音频放大器，用来放大从话筒输入的音频电流。V'<sub>2</sub>组成一个哈特莱振荡器。产生振荡时，V'<sub>2</sub>的栅负偏压接近于截止偏压，V'<sub>2</sub>的屏流极小。当有声音信号输入时，声音信号电流经V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>放大后通过C<sub>5</sub>及L<sub>2</sub>加于V'<sub>2</sub>栅极，使氖管N起燃。氖管起燃后，内阻急剧降低，几乎使V'<sub>2</sub>的栅—阴极短路，从而使振荡停止，V'<sub>2</sub>的栅负偏压接近于零，屏流剧升，使P<sub>0</sub>动作。据试验，屏流落差可达10~20毫安。V<sub>3</sub>组成一般的整流器。

P<sub>0</sub>控制接点K<sub>0</sub>、K<sub>0</sub>接通P<sub>2</sub>。P<sub>2</sub>为一电阻丝式热延时继电器，它是由于电阻丝R<sub>8</sub>通过电流后的发热膨胀使中部弯曲（方

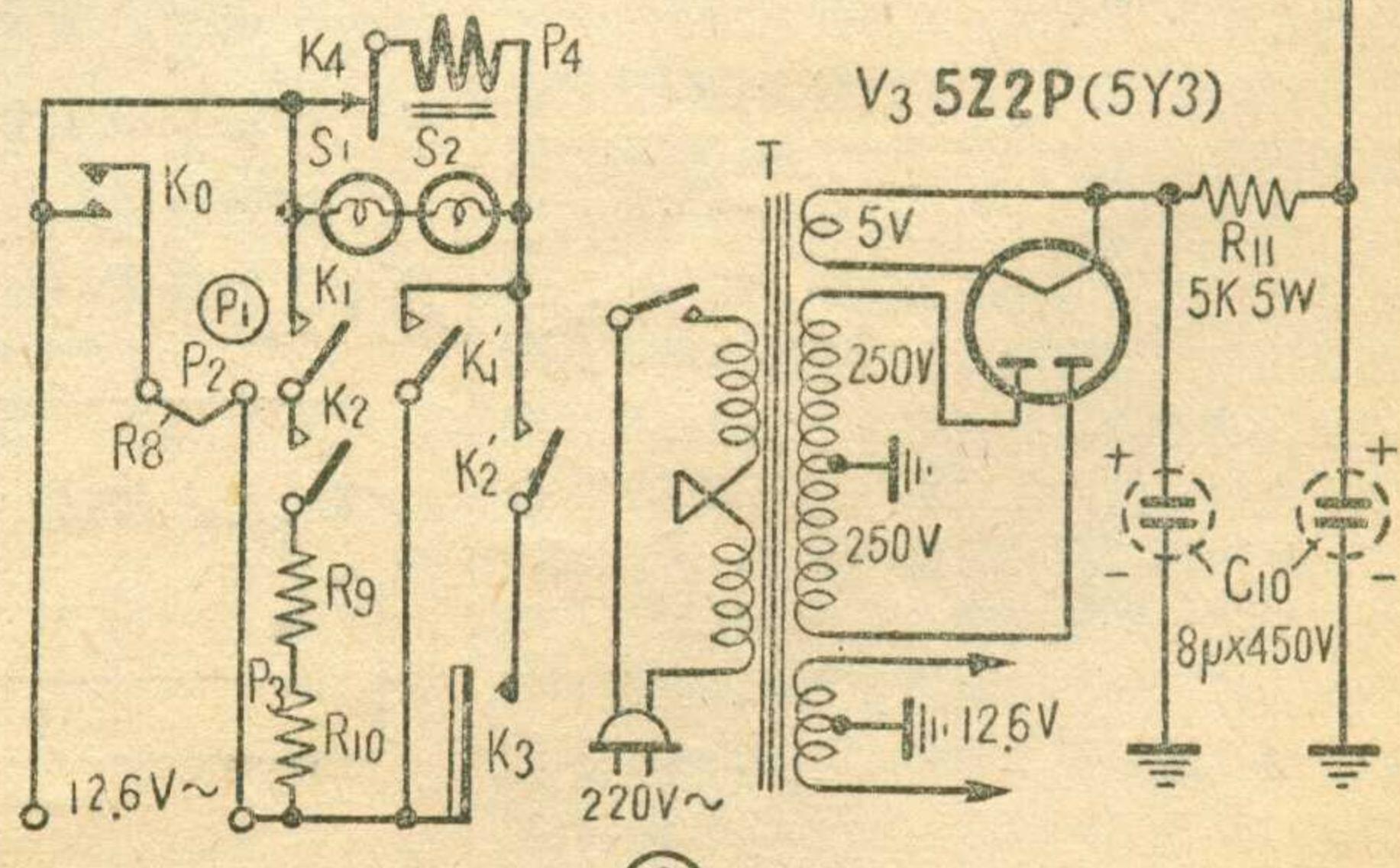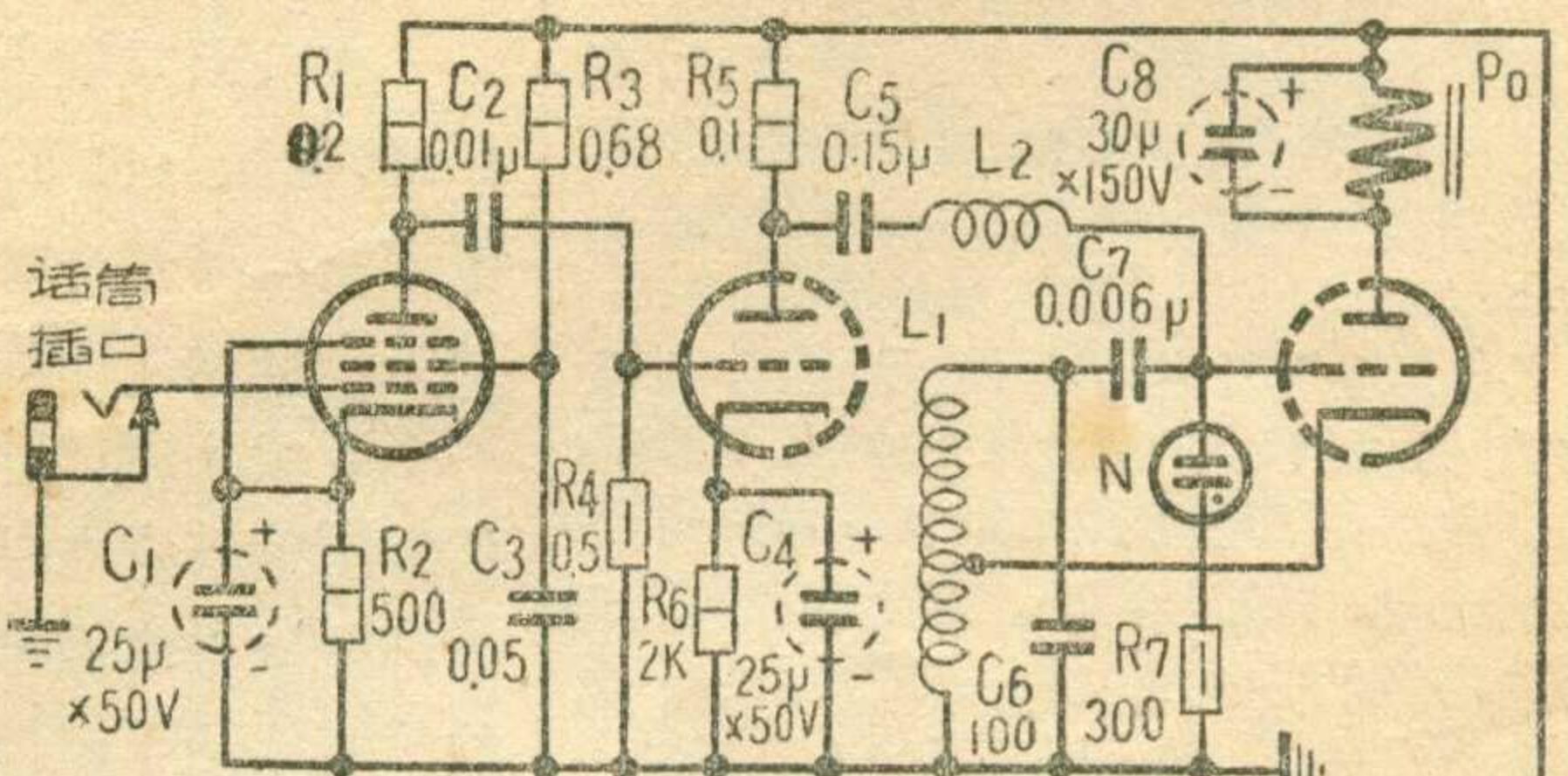V<sub>1</sub> 6J8P(6K8) V<sub>2</sub> 1/26N8P(1/26H8) V<sub>2</sub>' 1/26N8P(1/26H8)



(2)

法見后) 才把  $K_2$  和  $K'_2$  接通的。上面已談到, 对  $P_2$  的要求是速吸迟放。由于电阻絲受热膨胀較快, 而冷縮較慢, 所以基本上可达到要求。实验证明, 声音信号需要持续一秒钟,  $P_2$  才能动作, 而  $P_2$  释放延迟时间可达 2 秒。

$P_3$  为一长延时继电器, 它的接点  $K_3$  是由双金属片带动的。双金属片外面繞以电阻絲  $R_{10}$ 。当  $P_3$  (即  $R_{10}$ ) 通过电流时, 双金属片受热弯曲, 使  $K_3$  接通。继电器  $P_4$  作成断續器, 以便完成狗摇尾巴的动作。

### 制作、安装和調整

声电子继电器部分的制作比較簡單, 各元件的数据已列在图 2 中。扼流圈  $L_2$  是防止  $V_2$  的高頻振蕩被  $C_5$  分路而用的, 可用直徑 0.2 毫米的漆包線在 1 兆欧以上炭质电阻外面繞制 100~200 匝而成, 線圈端線就焊在电阻引線上。柵漏电容  $C_7$  的值应根据試驗在 2000 微微法到 0.01 微法范围内选取, 与作为柵漏电阻的氛管的性能有关。試驗中如果发现氛管过一定時間便自动閃亮一下, 可增大  $C_7$  一試, 如果还有此現象, 可改变同氛管串联的稳定电阻  $R_7$ 。增大  $R_7$  会使氛管的工作更稳定, 但氛管的灵敏度則隨之減低。根据實驗, 有时甚至可以不用  $R_7$ 。振蕩频率与  $C_6$  有关,  $C_6$  的数值以 100 微微法較好。继电器只要能 8 毫安起动、2 毫安释放就行。或者, 在截面积  $4 \times 15$  毫米的铁心上用 0.1 毫米漆包線繞制 3000 匝自制。 $L_1$  用的是美通 630S 型短波本机振蕩線圈。这个線圈最好加装屏蔽, 以防干扰其它收音机收听。电源变压器  $T$  的数据: 铁心用厚 0.35~0.5 毫米的硅鋼片作成, 叠厚 45 毫米; 初級繞組用 0.35 毫米直徑的漆包線繞  $473 \times 2$  匝; 次級高压繞組用 0.224 毫米直徑的漆包線繞 2150 匝, 在 1075 匝处抽头; 5 伏繞組用 1.0 毫米直徑的漆包線繞 22 匝; 12.6 伏繞組用 1.12 毫米直徑的漆包線繞 54 匝, 在 27 匝处抽头。


这部分裝好后, 插上晶体話筒, 站在一米以外喊“喂! 氖灯應該燃亮, 同时  $P_0$  应可靠地動作。

延时继电器  $P_2$  和  $P_3$  裝在同一底板上(图 3)。图中虚线上部是  $P_2$ , 下部是  $P_3$ 。 $R_8$  是一根稍微拉紧了的电阻絲, 长 15~20 厘米, 直徑約 0.07 毫米 (45 号線), 可从旧的 270 欧線繞阴极电阻上拆用。图 3 中 1 为一铁片作成的接点架, 它能繞軸 2 回轉。彈簧 3 的

張力应小于  $R_8$  的冷态張力, 使只当  $R_8$  通过电流变热松弛时彈簧 3 才使接点  $K_2$  闭合。 $P_2$  裝成后, 电阻絲  $R_8$  应尽量成直线,  $K_2$  和  $K'_2$  簾片长一些、薄一些, 效果会更好些。



$P_3$  用一双金属片, 外面套一个用 500~800 瓦的电炉絲(或类似电阻絲)繞成的加热線圈。这个線圈的圈数为 5~6 匝, 直徑約 7 毫米。加热線圈即电阻  $R_{10}$ 。双金属片可拆用日光灯起动开关(司塔脱)中的那个弯片。在固定  $P_3$  时, 应注意不要让螺管式的  $R_{10}$  与它里面的双金属片相碰。双金属片未固定的一端要焊一彈性較好的薄銅片(長約 30 毫米)作  $K_3$  接点之一。 $K_3$  接点間距以 1 毫米为宜。 $R_9$  也是用同样电炉絲繞成的(約 10 匝), 其作用是調节通过  $R_{10}$  的电流, 以获得需要的延时, 具体数值可依試驗确定。

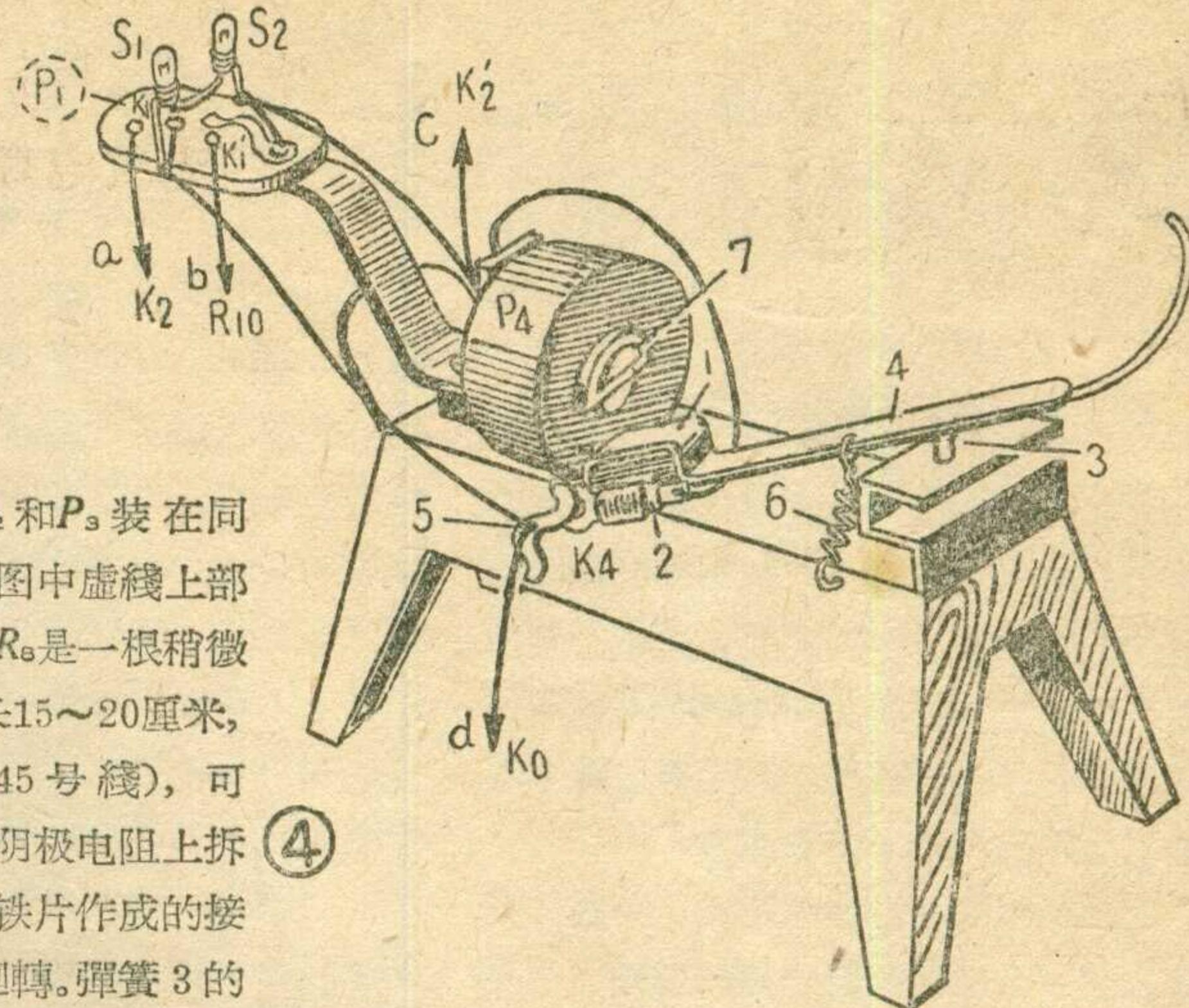狗体包括装有接点  $K_1$  和  $K'_1$  的下頷, 代表眼珠的灯泡  $S_1$  和  $S_2$ , 以及继电器  $P_4$ (断續器) 和由它操纵的摇尾装置。 $K_1$  的两个接点直接靠铁球接通,  $K'_1$  的上接点是一个簾片, 靠铁球压力和下接点接通, 所以  $K'_1$  上接点和铁球接触的地方应加以絕緣, 以免  $K'_1$  和  $K_1$  短路。 $P_4$  是从 12 伏 5 安交流继电器拆出的铁心和線包, 裝置方法如图 4 所示。被  $P_4$  吸动的銜铁块 1 由



十余片硅鋼片叠成(尺寸为  $10 \times 10 \times 5$  毫米), 在它上面插入装有接触片的架子(架子与接触片間用套管 2 絶緣)。銜铁焊在圓繞軸 3 轉動的尾架 4 上。 $K_4$  的另一接触片 5 直接焊在狗体骨架上。銜铁 1 平常被彈簧 6 拉向一边, 使  $K_4$  常閉。当  $P_4$  工作时, 銜铁即向  $P_4$  的铁心摆去, 由于此时  $K_4$  断开, 继电器  $P_4$  中电流中断, 所以銜铁又摆回, 这样断續动作, 带动狗尾摆动。銜铁 1 吸向铁心 7 后, 应与铁心間保持一段 1~2 毫米的間隙。这个間隙太大, 銜铁可能摆不动, 太小則銜铁可能颤动。作成后試驗, 如尾巴摆动过急, 可加重銜铁 1 的重量或减小彈簧 6 的彈性。注意, 接触片 5 不应太坚硬。用 0.5 毫米厚的銅片(寬 3 毫米长 30 毫米)作接触片 5, 銜铁摆幅能达 12.5 毫米左右。

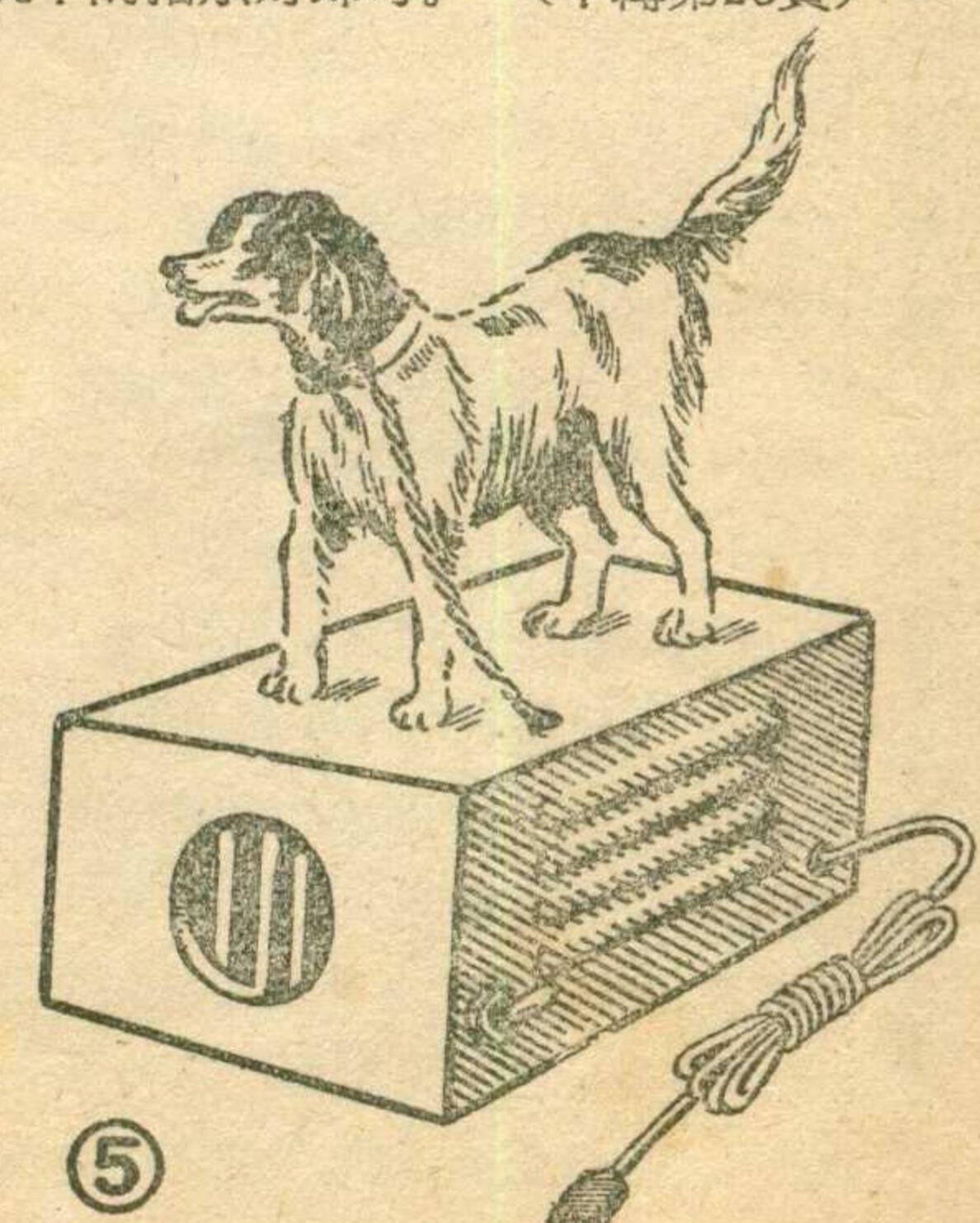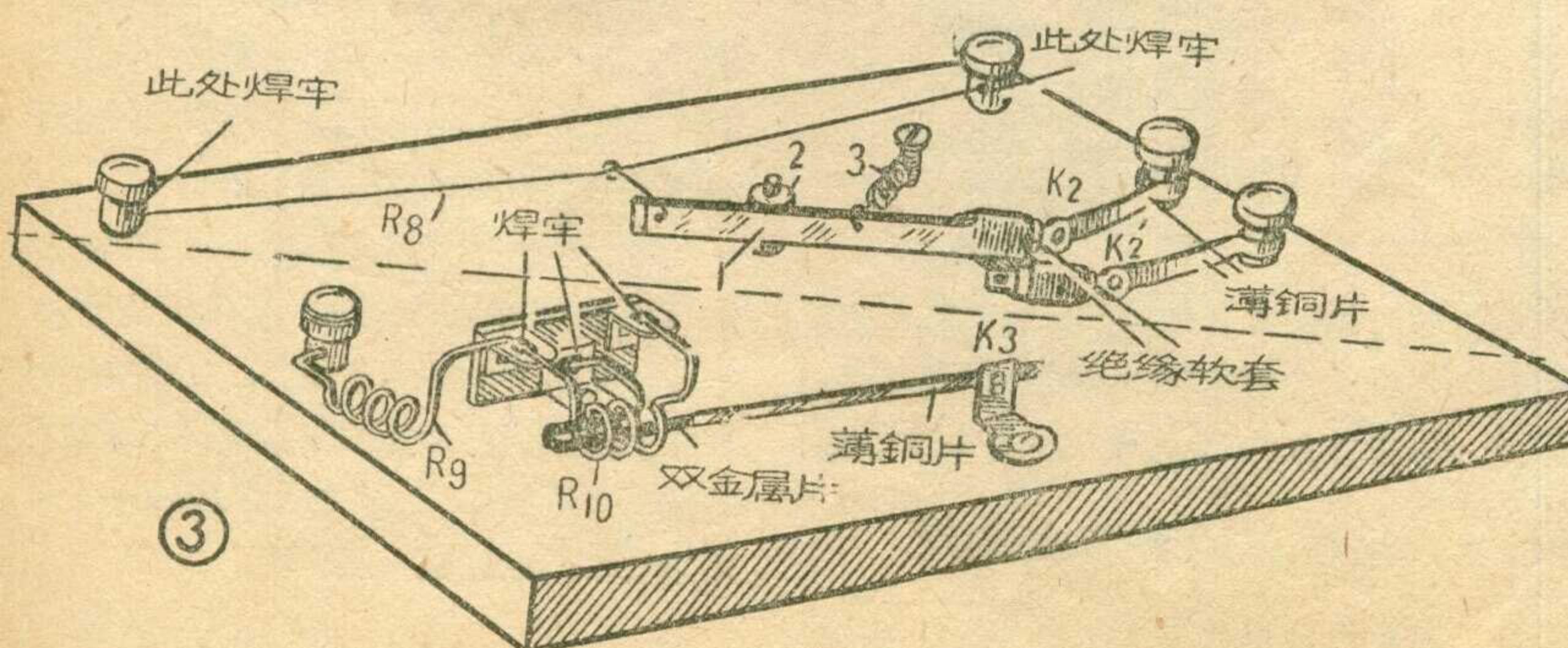从狗体接出的引綫共四根。 $a$  線接到  $K_2$  的一个接点;  $b$  線接到电阻  $R_{10}$ ;  $c$  線是继电器  $P_4$  線圈的一根引出綫, 接到  $K'_2$  的一个接点;  $d$  線接到  $K_0$  的一个接点或 12.6 伏繞組的一个接头上。 $S_1$ 、 $S_2$  用一般收音机中的指示灯即可。(下轉第 23 頁)






# 國外專題

## 微型晶体管話筒

加拿大的威廉·林德耐尔博士等在研究晶体管表面的缺陷时，发现如果抓搔或轻敲这个晶体管，在测试电表上就会显示读数。经过进一步研究，他们利用这种效应制成了一种微型话筒，其中有些基本零件甚至要用放大镜才能看清楚。

这种话筒的构造如图所示。在晶体管本体上戴一个如同图钉一样的盖帽。当声音压力加在盖帽上并传到针头时，晶体管本体即将它转换成电能。改变压力在晶体管本体上的落点，或者将晶体结作得特别浅，便可以增加话筒的灵敏度。

这种话筒由于利用了晶体管，能够放大并传递通过它的振动，所以属于放大换能器这一类。

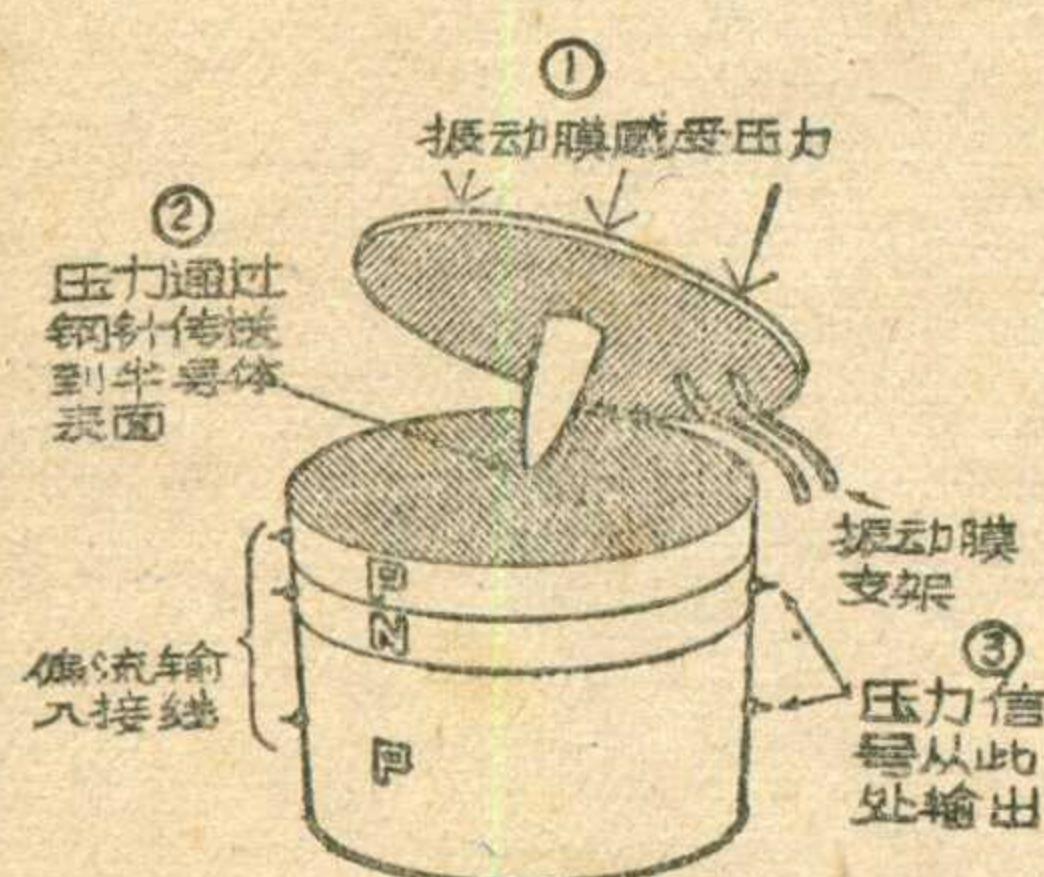

这种新型话筒的优点，是它的频率响应可达很宽的范围——从0.01到120000赫。用来作拾音器，可获得较大的输出。据报导，这种装置还可在地震学工作中应用，例如作为灵敏的重量和压力测量装置，形变计，加速表，声学水雷的引信装置等等。此外，在医学工作中也可应用这种装置。(泽仁译自美“无线电电子学”1962年第12期)

## 高功率行波管

当宇宙飞船通过大气时，在飞船的周围便会出现一种由热而产生的“离子屏蔽”。这时，飞船与外间的无线电通信，如果发射功率不足，便会被这个屏蔽阻断。最近国外研制成一种高功率的行波管。据说，这种新的行波管能够产生很大的功率，足以使电波穿过这一屏蔽层。这种管子有一个强力的永久磁铁系统，在频率为55000

兆赫时，效率为30%。(泽仁译自美“电子世界”1962年第12期)

## 充碘电灯泡


电灯泡里的灯丝是用钨丝作的。从灯丝上飞出的钨分子聚积在灯泡上，经过相当长时间后会使灯泡逐渐变黑，灯泡发出的光也将一点点地减弱。但是，在灯泡里如放入少量的碘(每立方厘米放0.1毫克)，那末碘受热后便变成气体，与定居在灯泡内壁上的钨分子相结合，组成游离的钨的碘化物。钨的碘化物与灯丝接触后，由于灯丝温度很高，使碘化钨分解，并把钨重新附在灯丝上。这种使钨返回灯丝的方法，要求灯泡能耐受高达600°C的高温，因此要使用石英灯泡。(尤伟亮译自法国“科学与未来”1963年第1期)

## 新型声学系统

国外一次展览会上，曾陈列了一种新型声学系统，据称频率特性具有很好的直线性；在50~20000赫范围内，频率失真不大于±0.1分贝。

这种声学系统的扬声器，采用极轻的泡沫塑料平板作振动片(尺寸为200×100毫米)，这样可消除振动片的固有谐振。振动片的背面装有凸缘，如下图所示。凸缘上焊贴金属导片，作为音圈。振动片的凸缘嵌入磁铁系统极靴组成的槽内。用聚脂胶片作振动片吊架。当音频电流通过音圈时，振动片整个表面均匀地振动，几乎没有摩擦阻力。扬声器振动系统的重量只有1克。

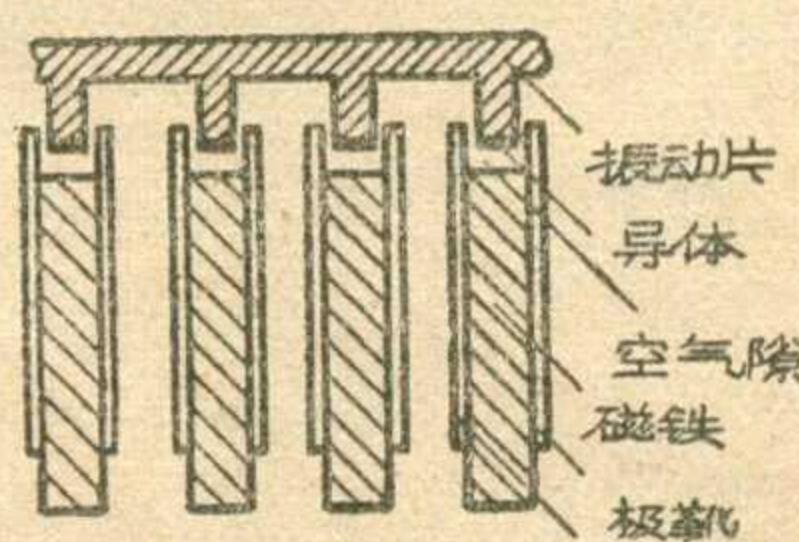在这种声学系统中串装了六个上述结构的扬声器。为了防止在高频时放音方向过于狭窄，各扬声器相互之间有些倾斜。反射壁用铝片作成，它的背面安装晶体管末级放大器。声学系统的体积为1000×750×180毫米，谐振频率为3100赫。由于反射壁的尺寸不大，当频率低于300赫时，放音会低落。为了补偿这种低落，在低频放大器



中应装设随频率变化的负反馈网络。这种声学系统要求音频放大器的输出功率约10瓦。(车译自苏联“无线电”1963年第2期)

## 用超声波测水流速

这种测量水流速度的方法，是在河岸

两旁按水流方向斜着选定两个地点，每处安装一套超声波发送器与接收器。发送器发出的超声波通过水流到达对方的接收器。因为当水流静止时，超声波从上游向下与从下游向上所经历的时间正好相等，而当水流运动时，则从上游向下所经历的时间缩短，而从下游向上所经历的时间增长。因此，人们只需发出脉冲调制的超声波，同时测量超声波传播所经历的时间，就可以测出水流速度了。

由上游往下采用的载波频率为135千赫，由下游向上采用的载波频率为85千赫。采用两种不同的载波频率，可以减轻温度与水中杂质对超声波传播速度的影响。一台30瓦的测量设备能作斜距离为75至300米的测量，测量误差为±3厘米/秒。(金凡译自西德“电子技术杂志”一B，1962年第20期)

## 超声波“眼睛”

国外一家公司最近为盲人试制了一具适合携带用的超声波探测装置。这种装置模仿蝙蝠的超声波探测系统，应用回声测距以及回声测距与多普勒效应相结合的技术原理。因此，不但可以测出目的物的距离有多远，而且还可以测知目的物(如人和汽车等)的行动情况。盲人带着这种仪器朝墙壁走，可以探知开着的门的位置，安心地通过大门而不会碰到门框。仪器用干电池作电源，探测的最大距离为6米。

(唐伟良译自美“电子学”1962年第39期)

## 电子学的第三条道路

冷阴极气体放电管内充有惰性气体，没有加热的灯丝。它的结构十分简单，并不比手电筒的电珠复杂，成本也差不多。使用寿命可达数万小时，比电子管的高很多倍，可靠性也大得多，而且不易受外界干扰影响。与晶体管比较，冷阴极气体放电管不但价格十分便宜，而且性能要稳定得多。


冷阴极气体放电管的应用范围也极广泛。苏联已设计了近400种应用冷阴极气体放电管的电子器件电路，并用这种管子制成了电子计算机和电视机。

由于冷阴极气体放电管有这些独特的优点，它的发展前途很大。如果说电子管、晶体管是电子学的两条道路，那末冷阴极气体放电管便可称为第三条道路，而且有后来居上的趋势。(肖尧荣据1963年2月18日苏联“真理报”编译)

# 怎样測制收音机頻率度盤


一台新的收音机組裝完成，測試調整完毕，下一步工作应当是測制一块頻率度盤，便于寻找电台收听节目了。那末，怎样測制这块頻率度盤呢？对于一般收听中波广播的外差式收音机，按照以下方法測制，可以得到滿意的結果。

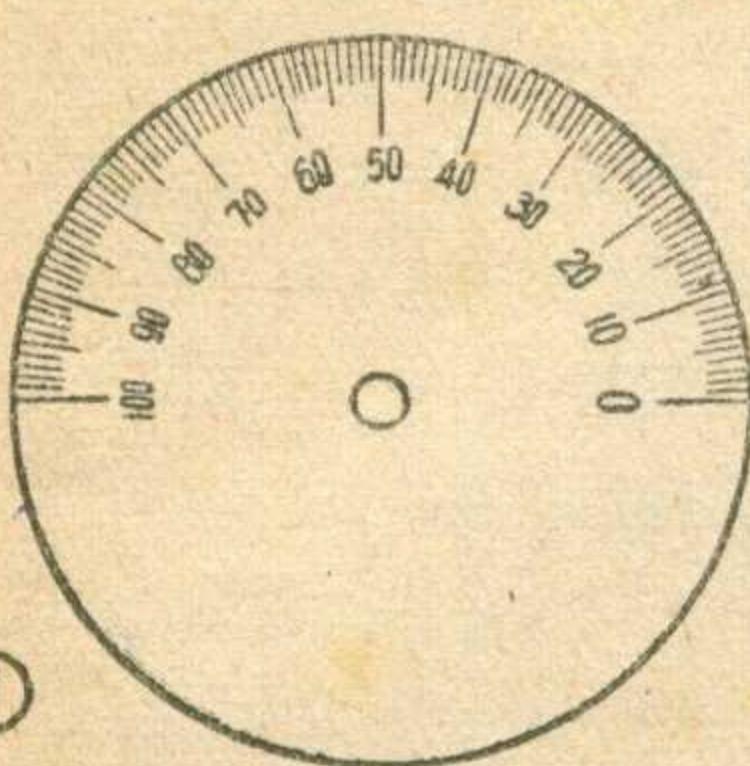(1) 用厚的图画紙剪制一块圓盤，从0度到180度画上等分刻度100度(图1)，用胶水将它牢固地粘在一只旋鈕的背面，再把旋鈕固定到收音机可变电容器的旋軸上，使紙盤随电容器轉动。



(2) 在圓盤頂上裝一根固定的指度針。可用1.0毫米徑銅線，弯成Γ形，如图2所示。一端打扁成片形，指在百度盤上。另一

端焊在可变电容器的动片接地黃銅片上。

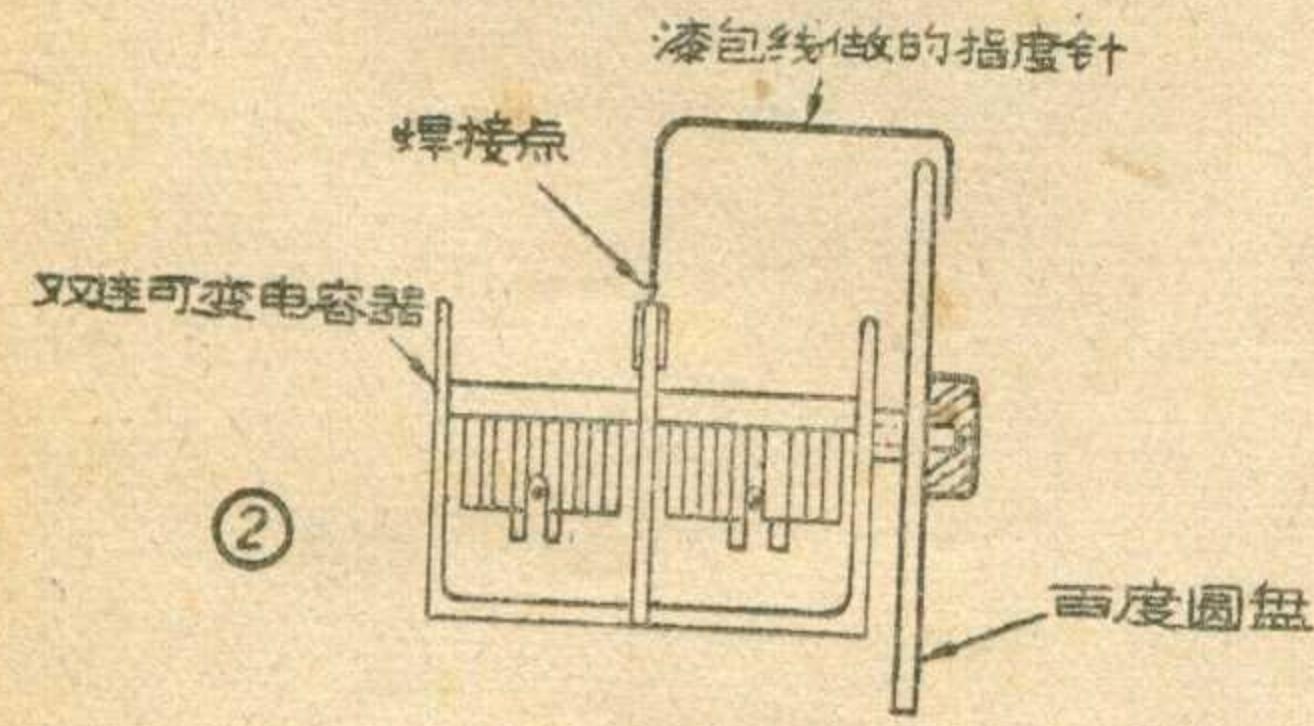

固定度盤旋鈕时，应将可变电容器动片全部旋进定片以內，并且指針要指示0度。动片全部旋出时指針应指示100度。

(3) 檢查一遍收音机的頻率复蓋范围是否已經調整好，即檢查波段最高最低两端的电台是否全能收到。中波波段是从550赫到1600赫。如果低的一端(即可变电容器动片全部进入定片里)达不到550千赫时，可以旋动变頻級振蕩線圈的铁粉芯或垫整电容器來調整；高的一端(即动片全部退出)达不到1600千赫时，旋动它的补偿电容器來調整。檢查最好是利用高頻信号发生器，通过一个等效天線电路(图3)，接到被測收音机的天線端子上，用信号发生器产生的信号校对。所以要通过等效天線的原因，是把实际收音时天線对輸入諧振电路的影响

L 20  $\mu$ H  
C<sub>1</sub> 200P  
C<sub>2</sub> 2400P  
R 400Ω

③  
这样測定的頻率才是准确的。在沒有仪器的情况下，可以用收听到的电台信号来校对。例如在低的一端能听到的电台是580千赫，圓盤度數指在15度左右；在高的

一端收听到的为1520


在圓盤和方盤的中心都钻一个装螺釘的小孔；并在方盤上鉚上三个焊片，作动片和定片的引出線；在方盤的两端钻二个安装电容器的小孔；在圓盤的周圍刻成齒痕。然后，用鋁箔按图1b的尺寸剪一張作电容器动片，用万能胶貼在圓盤上，再用鋁箔按图1a的尺寸作两个相同的扇形定片，用胶貼在方盤上。鋁箔可以用廢电解电容器中的鋁箔。

在电容器二个扇形定片之間，貼一張比鋁箔稍薄一点的紙，把方盤的表面垫平。电容器的电介质可用聚氯乙烯薄膜制作，用万能胶貼在方盤的扇形鋁箔上。如找不到聚氯乙烯也可以用賽璐珞或其他厚0.1—0.15毫米的电介质材料代替（电介质越薄，电容器容量变化范围越大）。活动圓盤和固定方

千赫，圓盤度数指在90度上下。这样頻率复蓋范围便是合适的。然后按照收音机所有可以收听到的电台，从低到高，順序把它們的頻率和度数一一填列成一張对照表，并根据对照表繪出表示頻率和度数关系的曲線如图4。


(4) 現在收音机上使用的度盤一般是拉綫水平式的。根据測繪出来的曲線，将度盤指針走綫复蓋的部分分成100度，按曲線表示的頻率分布，便可以繪制成一块比較精确的頻率度盤，如图5。

中波頻率刻度曲線

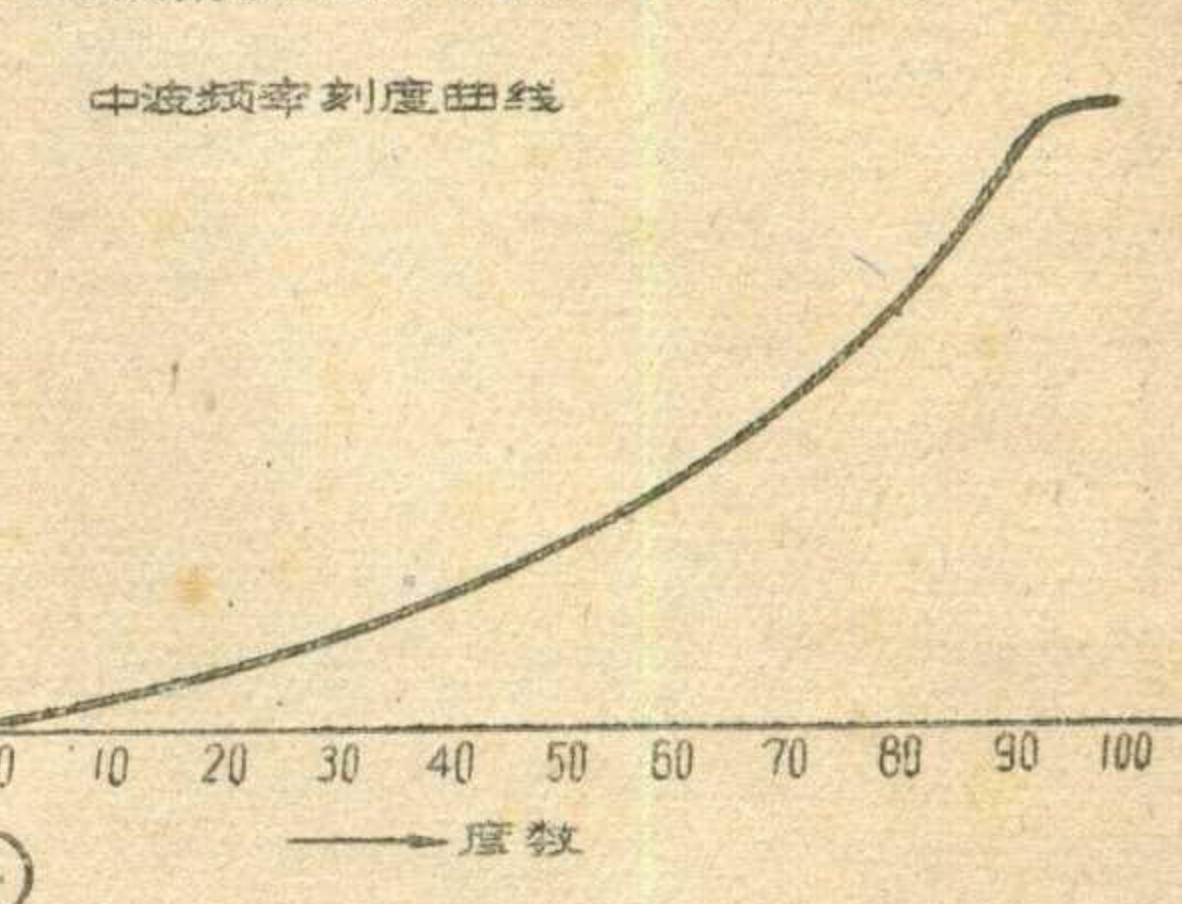

繪制短波波段的頻率刻度，需要利用高頻信号发生器，才好測繪。因为短波波段的复蓋范围很寬，而且收到的播音，有时会是电台的像頻或諧波信号，靠收听測定会有錯誤，頻率难以測得准确。利用高頻信号发生器时，对于发生器的信号，有时还要先經過标准波長計校正，才能保证度盤繪制得准确。


(陈家祥)

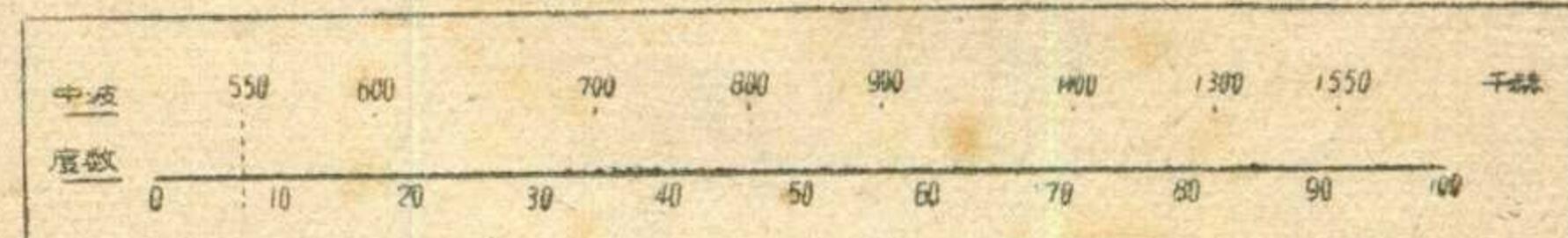

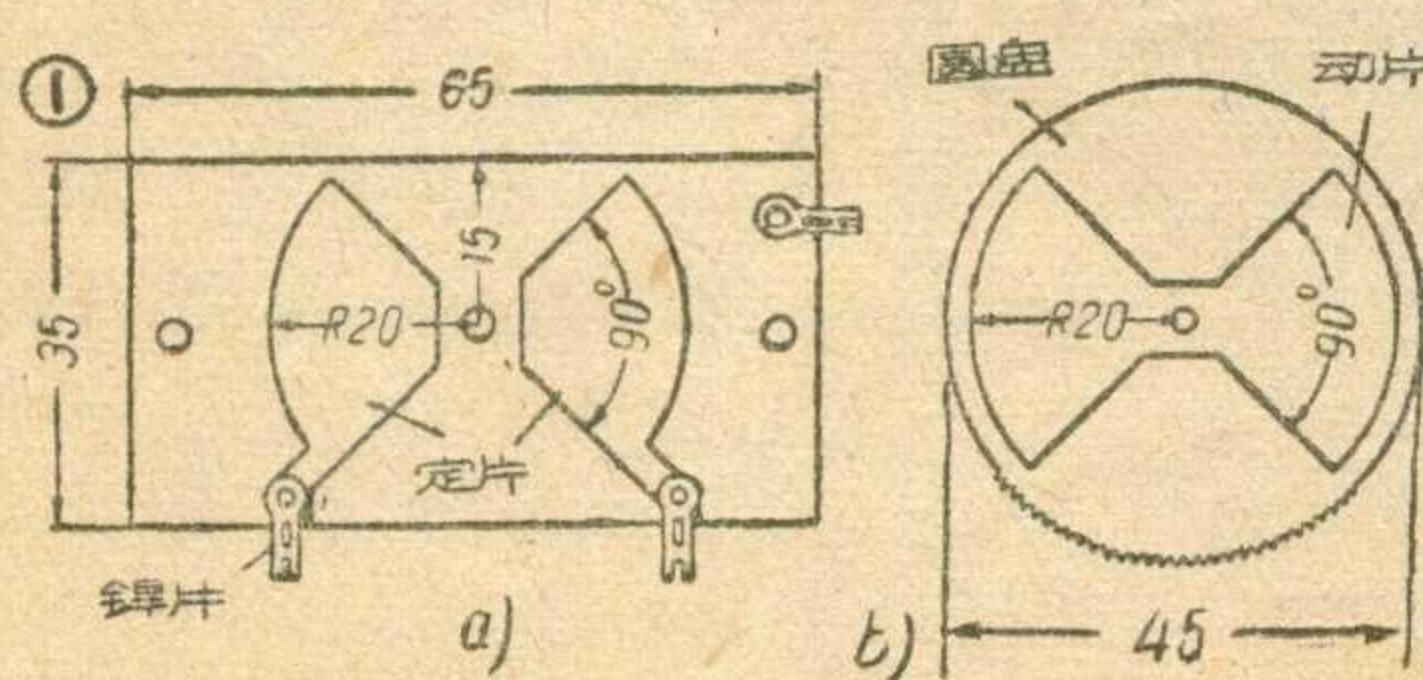
## 自制小型可变电容器

制作晶体管收音机时，总希望体积小巧，便于携带。这里介紹一种自制晶体管收音机用的小型可变电容器的方法。

用厚2.5—3毫米的夹布胶木板或有机玻璃作一块直徑为45毫米的圓盤和一块长65毫米宽35毫米的方盤(图1a,b)。



盤可用帶螺母的螺釘裝在一起，使圓盤能自由旋動。

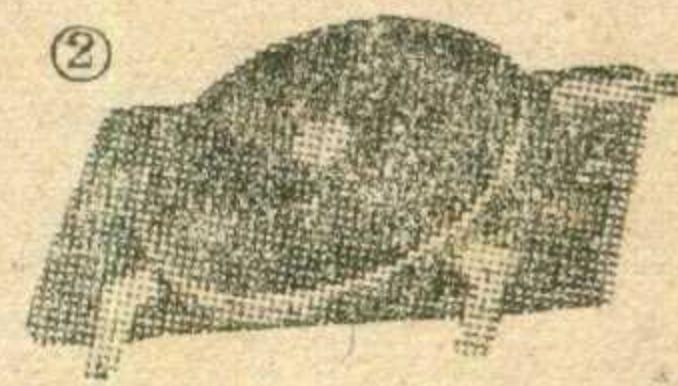

上述的可变电容器最小容量为6微微法，最大容量为145微微法。制成后的外形如图2。

(高春輝編譯)

(上接第21頁)

狗体裝成后，所有引綫絞成一束，从下頸拉出(好似套绳)，然后用外皮將狗体裝飾一下。狗体以外的裝置，可裝在一个方匣內。方匣即作为台基，如图5所示。

表演时，先向狗发声（声音需延續約一秒钟），紧接着将金屬球放入狗口內。然后取出金屬球，并随即又向狗发声，再将金屬球放入狗口內。这样重复6~7次，注意各动作之間不要停頓，就能完成“訓練”过程，形成条件反射了。

# 向与答

問：电子射线管是怎样命名的？

答：电子射线管又称电子束管，包括示波管、电视显像管等。它的命名方法在各个国家是不同的。美国的电子射线管型号分成三部分，第一部分为数字，表示荧光屏直径或对角线长短的吋数；第二部分为一个或二个英文字母，表示试制序号；最后一部分为英文字母P加上数字表示荧光屏的种类。例如5ABP1，表示该型管子具有直径为5吋、发绿光的P1型荧光屏。苏联电子射线管型号分成四个部分，第一部分为数字，表示荧光屏直径或对角线长短的厘米数；第二部分为二个俄文字母，“ЛО”表示为静电偏转式示波管或显像管，“ЛМ”表示为磁偏转式示波管，“ЛК”则表示磁偏转式显像管；第三部分为数字，表示试制序号；最后一部分为一俄文字母，表示荧光屏的特征。例如35ЛК2Б表示该型管子是具有对角线为35厘米、发白光B型荧光屏的磁偏转式显像管。我国电子射线管命名方法基本上与苏联相同，唯第二部分是采用二个汉语拼音字母，“SJ”相应于“ЛО”；“SS”相应于“ЛМ”；“SX”相应于“ЛК”。

(黃永葆 張增敏答)


問：电视接收机关掉电源后，为什么在萤光屏上还会出現一个固定亮点？它对萤光屏有何损害？如何消除这个亮点？

答：一般电视机都有这个缺点。这是因为当电视机关掉后，在扫描电路里担任垂直和水平振荡的两个电子管已停止振荡，这时也就沒有垂直和水平偏转电压输出，于是显象管上的偏转线圈即不起偏转作用。而在这时候显象管的阴极尚未冷却，还有电子向外发射，同时显象管的高压滤波电容器上也还留有残存电压，帮助吸引电子向萤光屏中央撞击，因而产生一个固定的亮点，随着阴极冷却后才慢慢消失。这样，使用日久，这部分萤光屏将逐渐变黑，影响显象管的寿命。要避免这个亮点的出現，简单的办法是在关掉电视机前，先将亮度旋钮旋到最大亮度位置，就有可能消除亮点，或使它很快消失。(毛立平答)

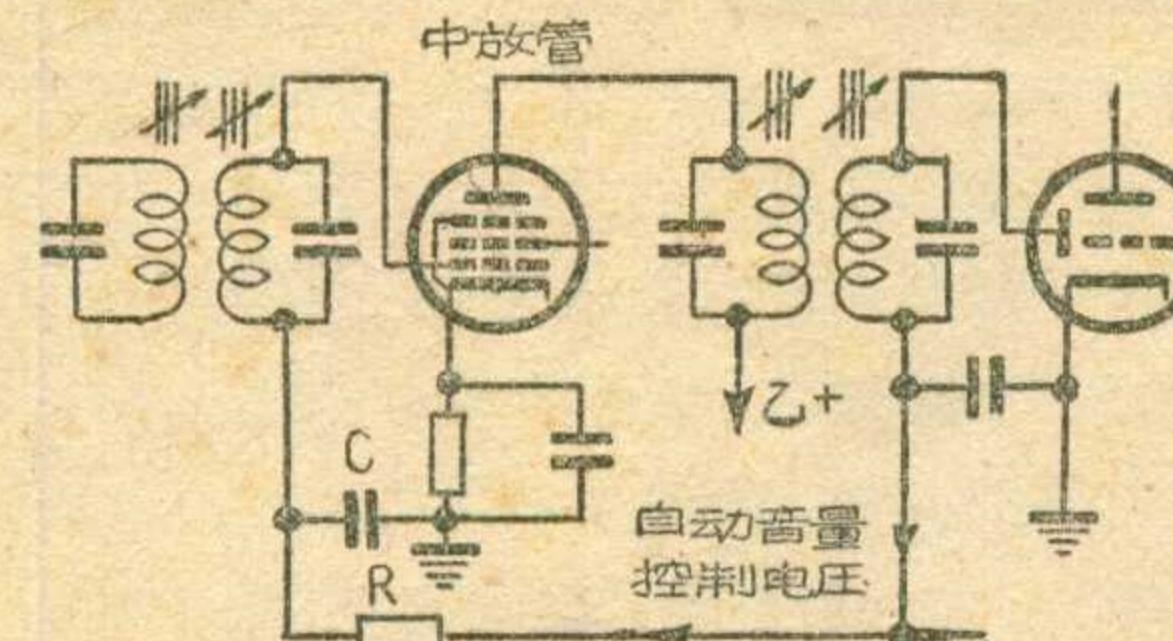問：調整中頻变压器不起作用是什么毛病？

答：常見的是自动音量控制系统的滤波电容器C(见附图)断路或失效所致。

因为自动音量控制的直流电压是經過滤波电阻R和中频变压器的次級線圈加到中放管的栅极上的，而輸入到中放級的中频信号則是通过C来完成回路，这个电容器断路或失效之后，因为R的阻值很大(通常有1~2兆欧)，这个回路等于中断，因而調諧中頻变压器时也就不起諧振作用，由于这时沒有中頻輸出，所以調整第二只中頻变压器也同样不起作用。(馮報本答)



問：电阻坏了，它的电阻值为什么会增大？

答：一般的炭质电阻都是由石墨等导电物质和滑石粉等绝缘物质配成不同比例的粉末制成的。在使用过程中，由于通过电流以及温度等变化的影响，日久后，导电物质与绝缘物质颗粒之间的排列产生变动，混合物成分也逐渐分解变化，結果使绝缘物质相对增加，导电物质相对减少，因而阻值变大。(郑寛君答)

問：磁性天綫棒用过一段时间后会不会失效？

答：磁性天綫棒系由铁淦氧磁物燒結而成，其最大的缺陷是特性会随着时间逐渐变化，而且当外界温度湿度变化时，内部特性也会发生变化。质量好的天綫棒这类变化小些，质量不好的天綫棒变化还是較大的。但特性的变化还不致于使磁棒完全失效，收音机經過調整以后仍能使用。

問：用6P14作功率放大器效率如何？一般五灯机可不可以用？

答：6P14作功率放大效率比6P1好，因其互导較大，所需的推动电压可比6P1小。一般的五灯机电路略加更动以后可以使用6P14。但須注意，6P14灯絲电流較大(6.3V, 0.76A)，如电源变压器灯絲線圈功率不够富裕的話，变压器易发燙。(以上丁启鴻答)

問：业余波段为何不用中波波段，而多用短波段？

答：因为：(1) 避免与中波广播相互干扰；(2) 短波比中波容易受电离层的反射而远传；(3) 短波电台的天綫效率比中波电台的天綫效率高，使用短小的发射天綫即能有效地工作。(閻維礼答)

## 无线电

1963年第4期(总第88期)

### 目 录

- |                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 控制論与无线电电子学                                   | 陈中基(1)      |
| 关于“脑場”                                       | 青雨(2)       |
| 直流放大器                                        | 赵侠(3)       |
| 电视图象是怎样显出来的                                  | 張家謀(5)      |
| 想想看                                          | (6)         |
| 一个奇怪的单位一分貝                                   | 方波(7)       |
| 海河牌356型五灯交流收音机                               | 于聞(9)       |
| 怎样改善收音机的音质                                   | 于聞(10)      |
| 用无线电波加速农作物生长                                 |             |
| .....                                        | 方文、蔭華編譯(12) |
| 阴极檢波器                                        | 方文譯(12)     |
| 綫徑檢驗器                                        | 惠編譯(13)     |
| 自制袖珍万用电表                                     | 康占元(14)     |
| 交直流两用收音机的故障                                  |             |
| 和修理                                          | 馮報本(16)     |
| 扩音机輸出級的改进                                    | 黃錦源(18)     |
| 想想看答案                                        | (19)        |
| 110伏电源变压器改 <sup>110</sup> / <sub>220</sub> 伏 |             |
| 两用                                           | 張樹清(19)     |
| 机器狗                                          | 田進勤(20)     |
| 国外点滴                                         | (22)        |
| 怎样測制收音机频率度盘                                  | 陳家祥(23)     |
| 自制小型可变电容器                                    | 高春輝編譯(23)   |
| 問与答                                          | (24)        |
| 封面說明：电子管“老化”                                 |             |

編輯、出版：人民邮电出版社

北京东四 6 条 13 号

印 刷：北京新华印刷厂

总 发 行：邮 电 部 北京邮局

訂 購 处：全国各地邮电局所

本期出版日期：1963年4月10日

本刊代号：2—75 每册定价2角

# 分貝表

# 袖珍万用电表

