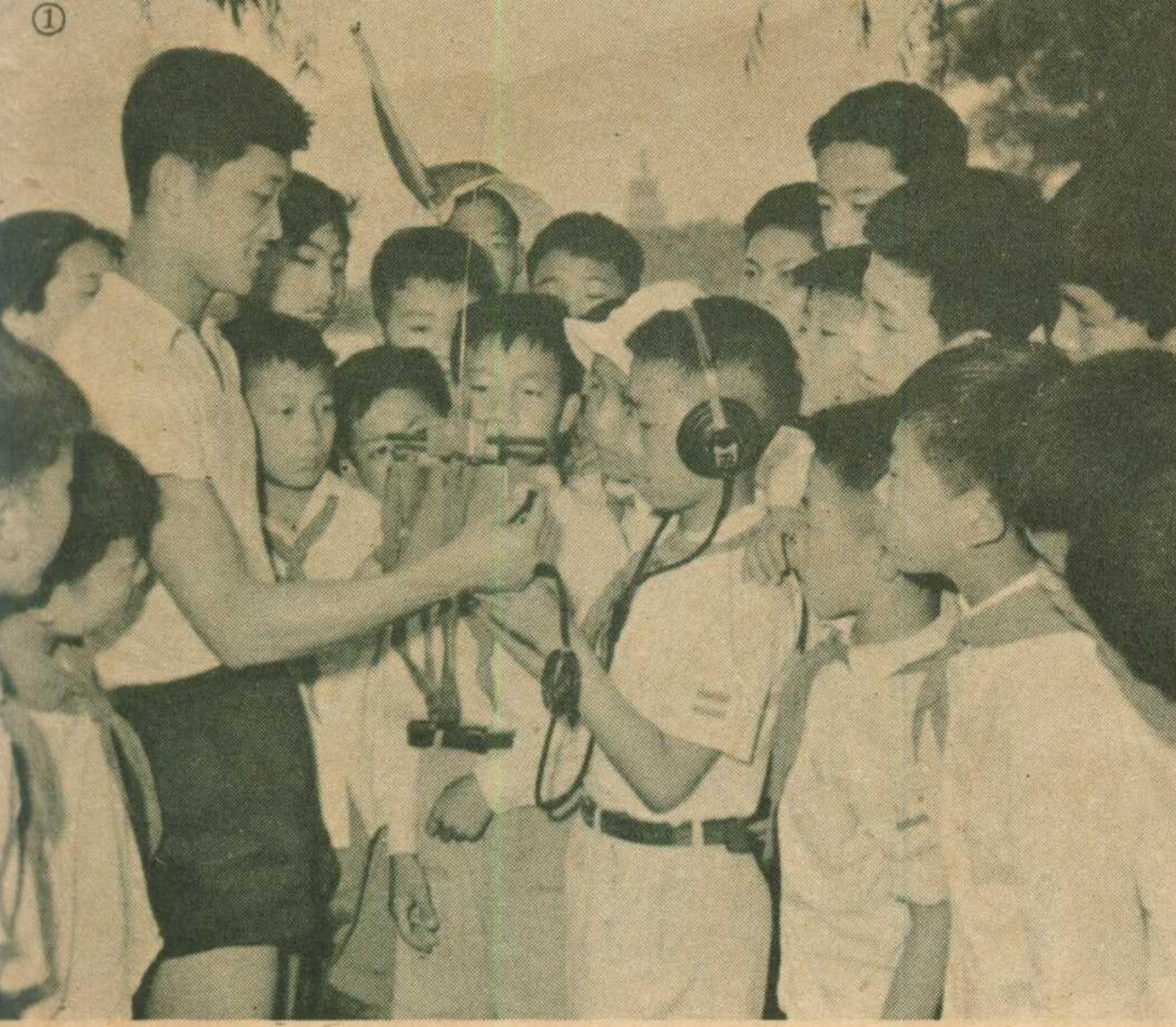


无线电 6
WUXIANDIAN 1963





活跃的首都少年无线电活动

本刊记者摄影

①向大哥哥请教测向技术。

②试一试，自制的变压器灵不灵。

③测一下高频管的偏流有多大。

④南河沿活动站的无线电室已经挤不开了。



⑤少年宫的红领巾电台正在发报。
(蔡其俊摄)

⑥一批报务新手。

无线电多路通信

徐 敏

一、什么是无线电多路通信?

我們先来看看信件的傳送過程。我們寫好信，投入信箱，郵局把許多的信按地址分類，然後把寄往同一地點的信都裝入一個郵包送上火車(或其他運輸工具)。火車到達目的地以後，當地郵局就按照信封上的地址分發到各個收信人手里。

就是說，兩個地點間只用一趟火車就送了許多信，而不是每一封信都用一趟火車去送的。

無線電通信是依靠“載波”來傳送消息的。“載波”起着類似火車的作用。要是甲乙兩地的一對通信機只供一對人通話，也就是說一個載波只傳送一對通話人的消息，那就相當於一趟火車只送了一封信。這太划不來了。無線電話局最好能像郵局送信一樣，只用一台發射機同時送出許多路電話信號；同時在收話地點也只用一台接收機，把所有的信號一起收下，然後把各路電話區分開來，按照它們的編號(地址)分別送到各個用戶那裡去。這種用一個載波傳送多路信號的通信方式就叫做無線電多路通信。

無線電多路通信是怎樣實現的呢？目前有兩種辦法。一種是各路電話用不同的頻率來傳送，叫做頻分割多路通信；另一種是把各路電話按不同的時間劃分次序來傳送，叫做時分割多路通信。

二、頻分割多路通信

大家知道，話音信號大約是由300赫到4000赫這個範圍內的頻率成分組成的。信號不同，所包含的頻率成分以及各個頻率

成分的幅度也就不同。因此，可以用各個頻率成分及其大小來說明一個話音信號，如圖1中左邊所示，這就是話音信號的頻譜。如果用這個話音信號對高頻載波進行調幅，所得到的已調幅信號的

頻譜如圖1中右邊所示。其中包括一個載頻成分和上下兩個邊頻帶。每個邊頻帶中都反映了調幅話音信號的內容，它的寬度和話音信號的頻譜寬度一樣，所以已調幅信號的頻譜寬度就是話音信號最高頻率 Ω_2 的兩倍。

在進行頻分割多路通信時，我們先用各路電話的話音信號分別對不同頻率的高頻載波進行調幅。如圖2的



頻譜圖所示：用第一路電話調制高頻 f_1 ，得到第一路已調幅信號；用第二路電話調制高頻 f_2 ，得到第二路已調幅信號(余類推)。由於這些高頻載波的頻率不同，而且隔得足夠遠，所以各路已調幅信號的頻譜合起來並不相互重疊，就像把每一封信(每路電話)分別裝入不同的信封(高頻載波)一樣，這些載頻 f_1, f_2, \dots, f_n 並不直接發送出去，所以把它們叫做副載頻。而對各個副載頻的調制，

稱為第一次調制。

把各路已調幅信號送入綜合設備迭加在一起(參看圖3)，就構成了包括各路信號在內的總信號。它的頻譜如圖2所示。然後，用這個總信號去調制另一個頻率比 f_1, f_2, \dots, f_n 高得多的載頻 f_0 (f_0 通常是在微波波段內)。這次調制稱為第二次調制，通常都採用調頻。經過第二次調制，就把總信號加到載頻 f_0 上去了。最後再

把这个載頻為 f_0 的已調制信號用發射機發射出去。這樣，就相當於把許多信件裝在一個郵包里送上一趟火車運走了。

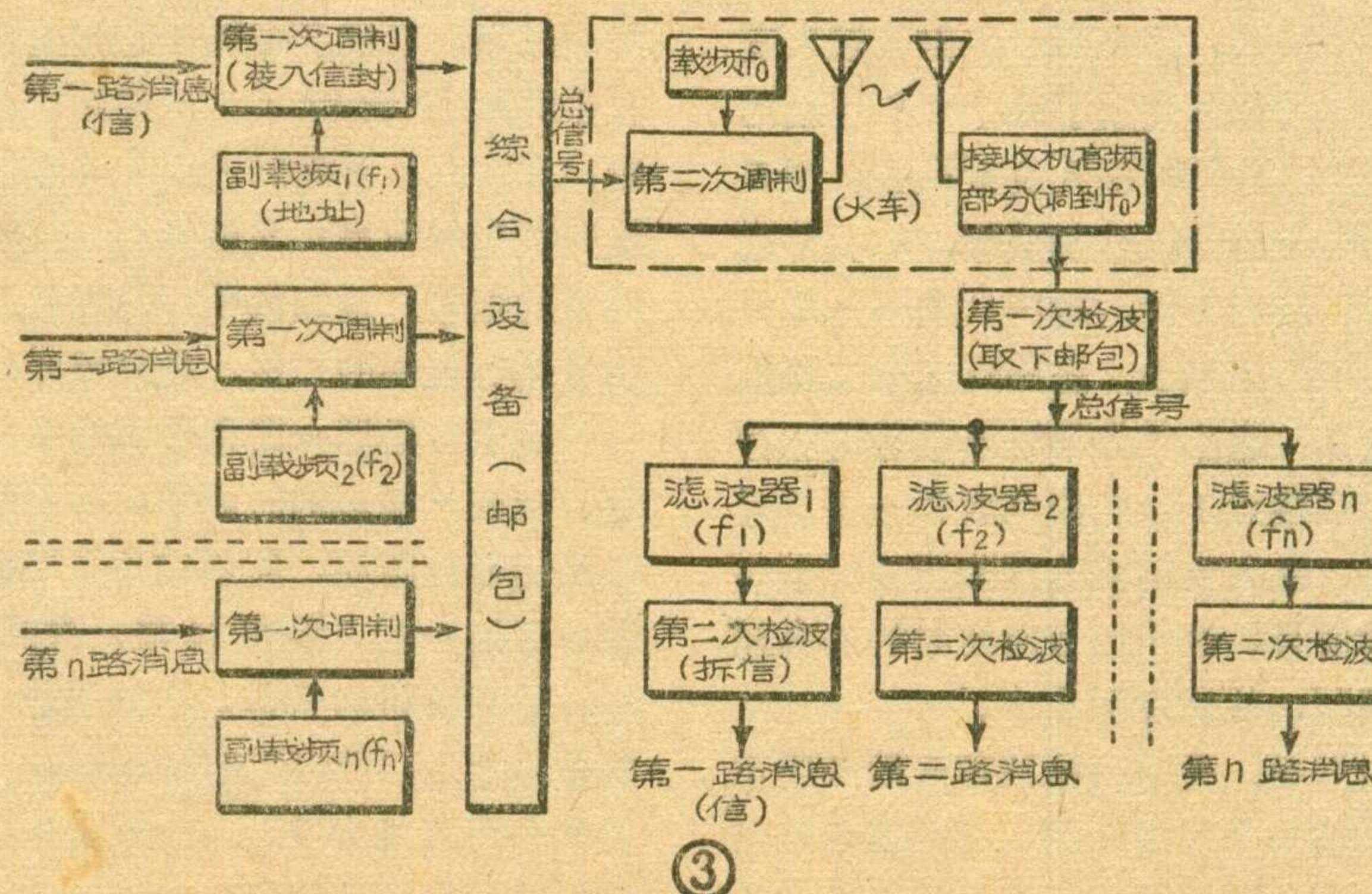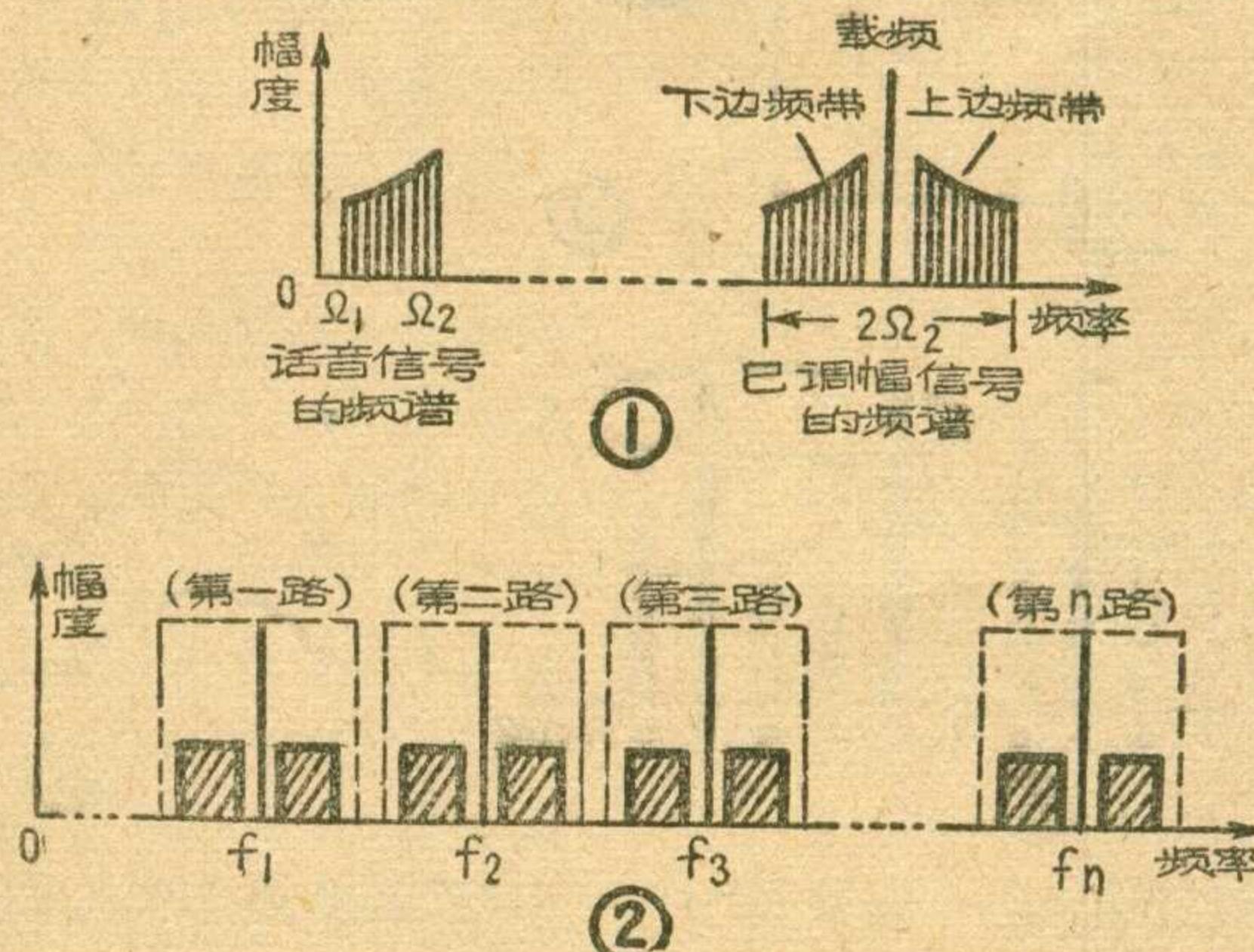接收機接到從發射機送來的信號後，第一步先要通過一次檢波把包括各路信號在內的總信號從載頻 f_0 上取下來(這相當於把郵包從火車上取下



来)。然后把这个总信号加到一排滤波器上。滤波器的数目与路数一样多。各个滤波器的中心频率分别等于发射机中的各个副载频 f_1, f_2, \dots, f_n 。每个滤波器都只让中心频率两边一定宽度内的频率通过，这个宽度就等于每路已调幅信号的频谱在副载频两边所占的宽度。因此，在每个滤波器的输出端就只出现一路信号(这就相当于把信一封封地从邮包中取出来，送到信上写明的地方去)。最后，把每一路已调幅信号都分别通过检波器，就得到了各路的原始信号(这相当于拆开信封，取出信)。

频分割多路通信是目前应用最广的一种。现在，一对频分割多路通信机可以通几百路甚至几千路消息(如电话)。这么多的通信路数当然是一个很突出的优点。但是，从上面介绍的原理可以看到，每一路都要用一个滤波器，路数很多时，机器就很庞大。再加上其他种种原因，使得频分割多路通信机在路数增加时机器设备很复杂。所以它比较适宜于两个大城市之间的固定通信。时分割多路通信，设备比较简单，但是路数比较少，在通信设备需要灵活移动的情况下(例如军用通信)，使用起来比较方便。

三、时分割多路通信

时分割多路通信就是按照时间的次序“依次循环地”传送各路消息。图4是说明这种通信原理的方框图。各路信号一起送入左边的发送部分，但是分别加在旋转开关的不同接点上。旋转开关按图中箭头方向一圈圈地迅速旋转，开关接到哪一个接点，就把那一路信号送入发射机。由此可见，各路连续信号变成了一个个不连续的短脉冲，按时间顺序“依次循环地”送入发射机去。图5以三路信号为例，表明各路信号被分割成脉冲依次传送的情况。在转换开关转到接点1时，送出代表第一路信号的脉冲1，接着开关转到接点2，送出代表第二路信号的脉冲2；转到接点3，送出代表第三路信号的脉冲3。随后，开关又转回到接点1，送出代表第一路信号的脉冲4，等等。结果，送入发射机的是如图5所示的代表各路信号的总脉冲信号。这个信号对发射机的高频(超短波或微波)进行调制，然后发送出去。

接收机接到高频信号后，先进行检波得到图5所示的总脉冲信号，然后通过一个转换开关，把代表各路信号的脉冲分开，分别送到各路用户去。这个转换开关的

旋转应当和发送端的转换开关同步，也就是说，当发送端转到接点1时，接收端也正好转到接点1；发送端转到接点2时，接收端也正好转到接点2，……。这样，所有代表第一路信号的脉冲(1, 4, 7, 10)，都送到第一路用户去；代表第二路信号的脉冲(2, 5, 8, 11)，都送到第二路用户去；而代表第三路信号的脉冲(3, 6, 9, 12)都送到第三路用户去。

谈到这里，大家一定会担心，这样断断续续地传送，不是把人家讲的话大部分都丢掉了吗？对方还能听得懂吗？事实上，用这种方法实现多路通信，可以使原来的

话音一点不走样、完完整整地传到收信者那里。这是为什么呢？

学过平面几何的人都知道：两点决定一直线。就是说，只要告诉你一根直线上的任意两个点，就可以把整根线(无论多长)毫无差错地画出来。再看看图6，

上面两组点都是从

下面那根曲线上取出来的。根据第一组点(只有三点)当然是画不出原来的曲线，但是根据第二组点就可以画出几乎与原来的曲线一样的曲线来。可见一根形状复杂的曲线，只要告诉我们足够多的点，就可以把它照样画出来。这就是说一根连续的曲线只有一部分点是有意义的。这种现象在日常生活中是很常见的。例如在节日的晚上看到的用电灯泡组成的标语，在公园里看到的用花草组成的图案……等等。大家知道，任何随时间连续变化的信号(如话音)都是可以用曲线来表示的(例如图5画的三根曲线就可以代表三个信号)。所以为了传送每个信号，只需要每隔一定时间传送一个代表这个信号大小的脉冲就行了。只要两次传送间的时间间隔足够短，或者说，传送同一信号的脉冲重复频率(也就是转换开关旋转频率)足够高，在接收端就能够完整地恢复原来的信号。理论证明，只要脉冲重复频率大于被传送信号最高频率的二倍，就能够满足上述要求。

由于传送同一路信号的两个相邻脉冲间的时间相当短，而在这样短的时间内，还要安排下依次传送的其它各路信号的脉冲。所以这种多路通信的路数受到一定限制。目前一般只用到24路，最高达60路。

前面所讲的只是基本的道理。当然，要具体实现时分割多路通信，还要解决很多问题。例如，用机械的转换开关作分路器是太慢了，一般要采用由电子管或电子射线管组成的电子分路器。为了使收发两处的分路器同步，

晶体管的中和电路

王本軒

和电子三极管一样，在晶体三极管的电极之間也存在着极間电容。在作低頻放大时，这个电容的影响并不太大，但在高頻放大电路中，影响就非常明显了。在电子管中，可以在屏极和栅极間加上帘栅极和抑制栅极，以減小屏、栅极間电容。这样构成的五极管，屏、栅极間电容很小，所以在五极管电路中，一般不需要采用为消除极間电容影响的特殊电路。在晶体三极管高放电路中，由于晶体管极間电容較大，所以需要在管外的电路中設法消除这种电容的影响。采用中和电路可以解决这个问题。在晶体管超外差收音机的中頻放大級中，通常就都采用了中和电路，否則中放級会产生寄生振蕩，发出嘯叫声。

附图画出了常用的中放級电路。由虛線連接的电容 C_{cb} 代表集电极和基极間的寄生电容。集电极电路中的高頻电流可以通过 C_{cb} 流入基极电路一部分，如图中虛線箭头 (i_{cb}) 所示。由于这个电流产生的正反饋，常使中放級自激。为了消除这种不良影响，可以用下述方法向基极电路加一个和 i_{cb} 大小相等、方向相反的中和电流。

在晶体管中放級中，为了使中頻变压器与晶体管輸出阻抗匹配，常常在中頻变压器初級綫圈中間抽头接供电电源，即把初級綫圈的一部分（图中的 A 段）接入集电极电路。这样，在初級綫圈的 1 端和 3 端，对中点 2（点 2 通过电源接地）來說，相位正好相反。所以从 1 端接一个电容器 C_N 到晶体管 T_2 的基极，正好能完成中和的要求。图中 i_N 表示和 i_{cb} 方向相反的中和电流。

1、2 两点間的綫圈（B 段）常称为中和綫圈，而 3、2 两点間的綫圈（A 段）常称为集电极負載綫圈。

为了起到完全的中和作用， i_{cb} 和 i_N 不仅要方向相反，而且要大小相等。因此，必須滿足条件 $C_N B = C_{cb} A$ 。这里 A 代表負載綫圈（A 段）的圈数，約占初級总圈数的 60%—70%； B 代表中和綫圈的圈数，約占初級总圈数的 30%—40%。設 A 占

发射机在发送各路信号的同时，还要发出同步信号，以控制接收端的分路器同步地工作。在发送端往往不是用得到的各路脉冲信号直接調制发送出去的高頻，而是先要經過某些变换后再去調制这个高頻；在接收端还需要把收到的各路脉冲信号經過放大、滤波等过程，才能得到和原来发送信号一样的連續信号。

总圈数的 60%， B 占 40%，晶体管的 $C_{cb} = 6$ 微微法，則可算得所需的中和电容


$$C_N = C_{cb} \frac{A}{B} = 6 \times \frac{60}{40} = 9 \text{ 微微法。}$$

由于晶体管的制造还无法完全达到标准規格，即使同一型号的晶体管，它們的 C_{cb} 值也可能相差很大，所以实际上常在装机过程中通过試調来选定 C_N 。

中和电容器的調节方法也如附图所示。和一般的測試相反，这里是把高頻信号发生器接在后面（第二个中頻变压器的次級），而把电子管电压表（或示波器）接到前面（前一个中頻变压器的初級）。电子管电压表上串联一个 50—100 微微法的电容器以減小电表对电路的影响。由于一般晶体管的 C_{cb} 为 2—25 微微法，可用一个变化範圍与之相应的可变电容器（根据圈数比考虑，变化範圍約 3—58 微微法）接到 C_N 的位置，开始时应把它的容量調到最小。然后，接通高頻信号发生器的电源，并調到中頻（如 465 千赫）。中頻信号感应到第二个中頻变压器的初級。如果沒有 C_N 时，高頻信号会通过集电极与基极間的內部电容 C_{cb} 輸送到前一个中頻变压器的次級，感应到初級去由电压表指示出来。当加上 C_N 时，电压表讀数就会减小，这是由于反相电流 i_N 中和了一部分 i_{cb} 的緣故。逐漸增大 C_N ，电压表讀数将逐漸減小，直到讀数为零时，說明中和电流正好抵消了 i_{cb} 的反饋作用。再增加 C_N 时，由于 i_N 大于 i_{cb} ，电压表又有讀数。电压表讀数为零时的 C_N 值，就是最适合的中和电容量，用一个容量相同的固定电容器換上就行了。

如果收音机中有几級中放时，可按上述方法逐級进行調节。

在沒有仪表的情况下，可以收听一个电台，調节中和电容，到沒有嘯叫声为止。

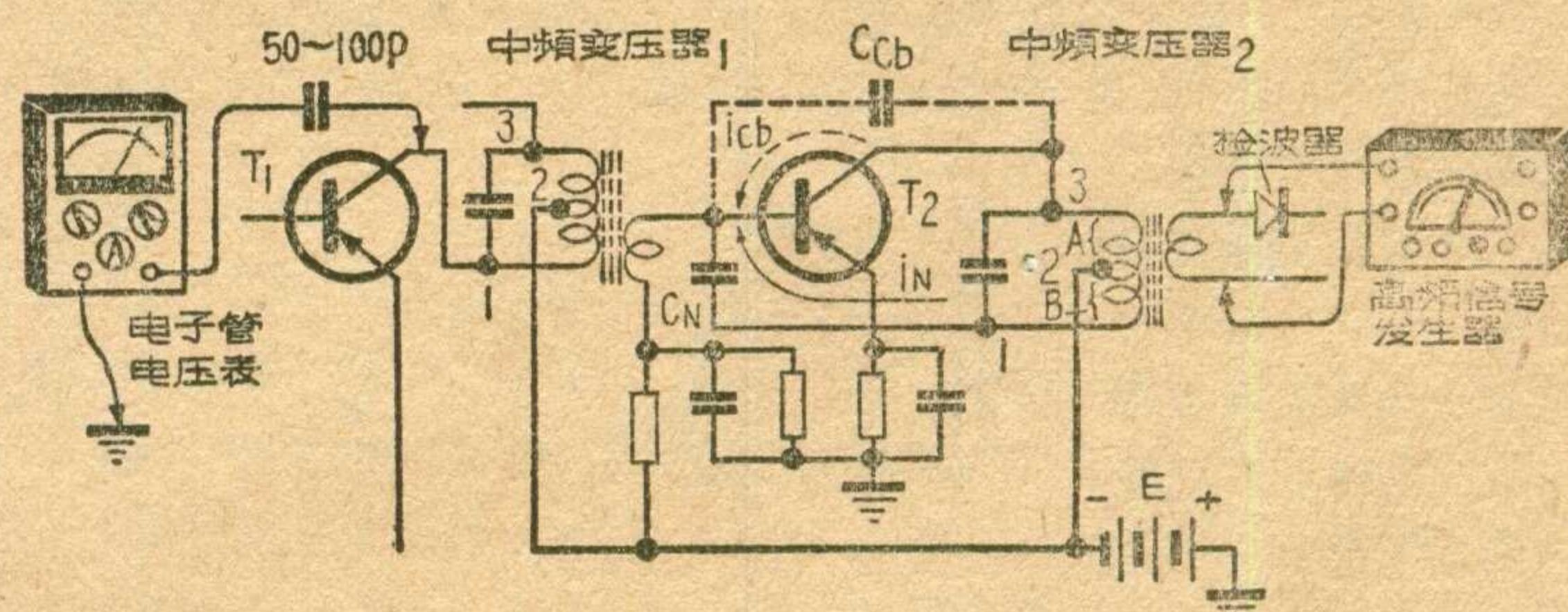

前面是用多路電話为例說明無線電多路通信的基本原理。事实上，無線電多路通信不但可以通多路電話，也可以同时通多路电报，或者在傳送电视节目的同时再加上多少路电报电话。在無線電遙測和遙控中，常常需要同时傳送多路測量信号和控制信号，这时也必須采用無線電多路通信的方法。

由电阻 R 和电容 C 组成的电路，简称 RC 电路。这是脉冲技术中最简单、最基本和应用最广的电路。这里想谈谈这种电路中的工作过程，即电路中电流和电压随时间的变化情况，并介绍脉冲技术中的一些基本概念。

用万用表检验电容器

无线电爱好者都知道用万用表来检验大容量电容器的方法。把万用表放在测电阻的一档，用两根试棒分别接到待测电容器的两端；这时，电表指针突然偏转到某一读数，之后又逐渐返回到起始点。于是我们断定电容器是完好的。

在检验电容器时，万用表实质上是像图1那样由电池 E 、电流表 A 和电阻 R 接成的串联电路。当这个电路和电容器 C 连接时，电池 E 就通过电流表 A 和电阻 R 向电容 C 充电，充电电流使指针偏转。以后，随着 C 上的电荷越来越多， C 上的电压越来越高，充电电流逐渐减小。最后， C 上的电压等于电池的电压，电路中就没有电流了。

稳态和瞬态

从上例可以看出，当万用表没有接到 C 上时， C 上的电压为 0，这是一种稳定状态，简称稳态。当电表接到 C 上很久以后， C 上的电压 u_C 等于电源电压 E ，电路中也没有电流流过，这又是一种稳定状态。


但是，在万用表刚接到电容 C 上时，电路中的电流有一个突然增加和逐渐减小的过程，电容器上的电压也有一个逐渐增加到 E 的过程。这种从一个稳态转变到另一个稳态所经历的过程，叫做过渡过程，或称瞬变过程。与之对应的状态，称为过渡状态或瞬变状态，简称瞬态。在脉冲技术中，主要是研究瞬变过程。



黎 明

电容器上的电压不能跃变

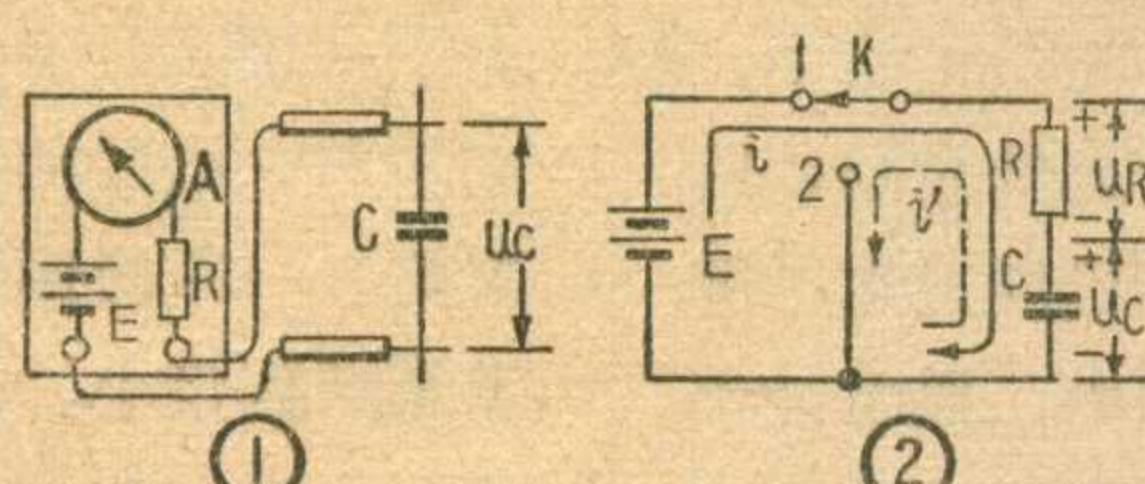研究瞬变过程时，有一个非常重要的概念，就是电容器上的电压，要从一个数值变到另一个数值，必须经过



过一定的时间。这段时间一般很短，例如可达几微秒甚至更短，但总是需要一定时间的。换句话说，电容器上的电压不能跃变，只能随着时间逐渐地变化。这是因为电压的变化对应着电容器上电荷 Q 的变化，而电荷 Q 的积累和散去是要一定时间的。我们知道，电容器上电荷的增加，等于电路中的电流乘上时间。如果电流为 i ，那么在某一时间间隔 Δt 内增加的电荷 ΔQ 就等于 i 乘 Δt ，即 $\Delta Q = i \times \Delta t$ 。从这个式子可以看到，不管实际的电流 i 是多么大，只要 Δt 等于零， ΔQ 就等于零。也就是说，电容器上的电荷 Q 不能跃变，因而电容器上的电压也就不能跃变。再从能量方面看，电容

器中所储存的电能 $W_C = \frac{1}{2} C u_C^2$ ，而能量的变化 $\Delta W_C = \text{功率} \times \Delta t$ 。在实际电路中，不管电源功率有多大，只要 $\Delta t = 0$ ， ΔW_C 就等于 0，也就是说能量不能跃变，因而与之相应的电容器上的电压也就不能跃变。

充电时的瞬变电流和电压


现在我们回过头来看看用万用表检验电容器的电路。这实际上就是一个 RC 电路。为了明显起见，我们把它改画成图 2 中的样子。在开关 K 未接到点 1 以前，电容器上没有电荷， $u_C = 0$ 。当 K 刚一关闭的瞬间 ($t = 0$ 的瞬间)，由于 C 上的电压不能跃变， u_C 仍等于 0 (图 3c)。因而整个电源电压 E 都加在电阻 R 上， R 上的电压跃变到 E (图 3b)。根据欧姆定律， R 中的电流 i 也相应地跃变到 $\frac{E}{R}$ (图 3a)。这个电流也就是电路中对电容 C 充电的电流。随着对电容 C 的充电， u_C 逐渐增加，而 $u_R = E - u_C$ 逐渐减小，相应地， $i = \frac{E - u_C}{R}$ 也逐渐减小。 i 、 u_R 、 u_C 随时间的变化图形如图 3 所示。由此可见，当开关刚关闭时，充电电流最大，等于 $\frac{E}{R}$ ，而随着电容 C 的继续充电，充电电流却逐渐减小。


充电电流 i 和电阻上的电压降 u_R 的减小速度，以及 u_C 的增加速度，决定 RC 的乘积。 RC 相乘得出的是一个代表时间的数值。

因为 $R = \frac{\text{电压}}{\text{电流}}$, $C = \frac{\text{电量}}{\text{电压}}$, 所以 $RC = \frac{\text{电压}}{\text{电流}}$

$\times \frac{\text{电量}}{\text{电压}} = \frac{\text{电量}}{\text{电流}} = \text{时间}$ 。

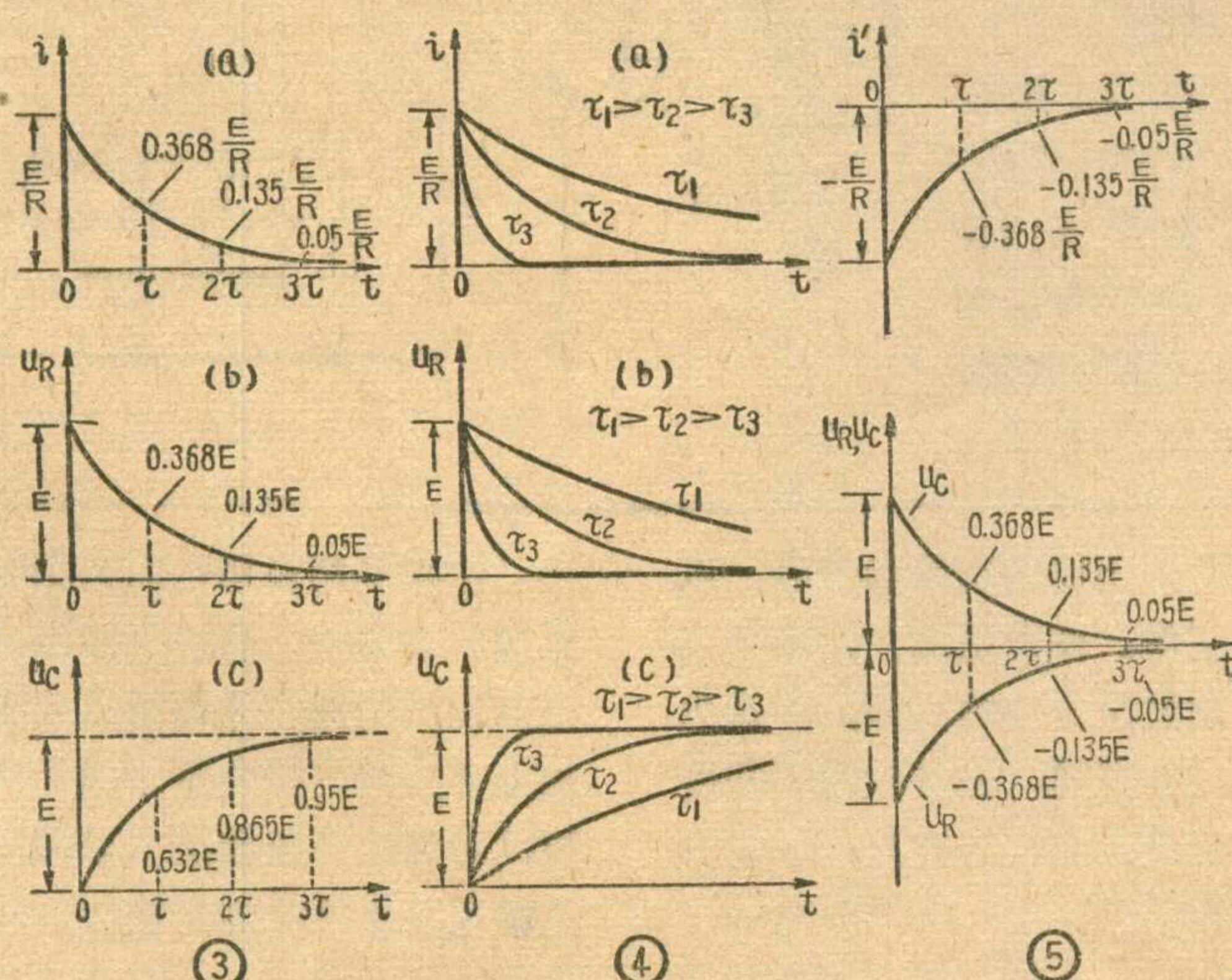如果 R 用欧， C 用法拉，得出的时间单位就是秒。因此我们可以把 RC 的乘积叫做时间常数，通常以字母 τ 来表示。 $\tau = RC$ 越大， u_C 的增长和 i_R 、 u_R 的下降就越慢。因为 R 越大，充电电流就越小， u_C 的增加就越慢；



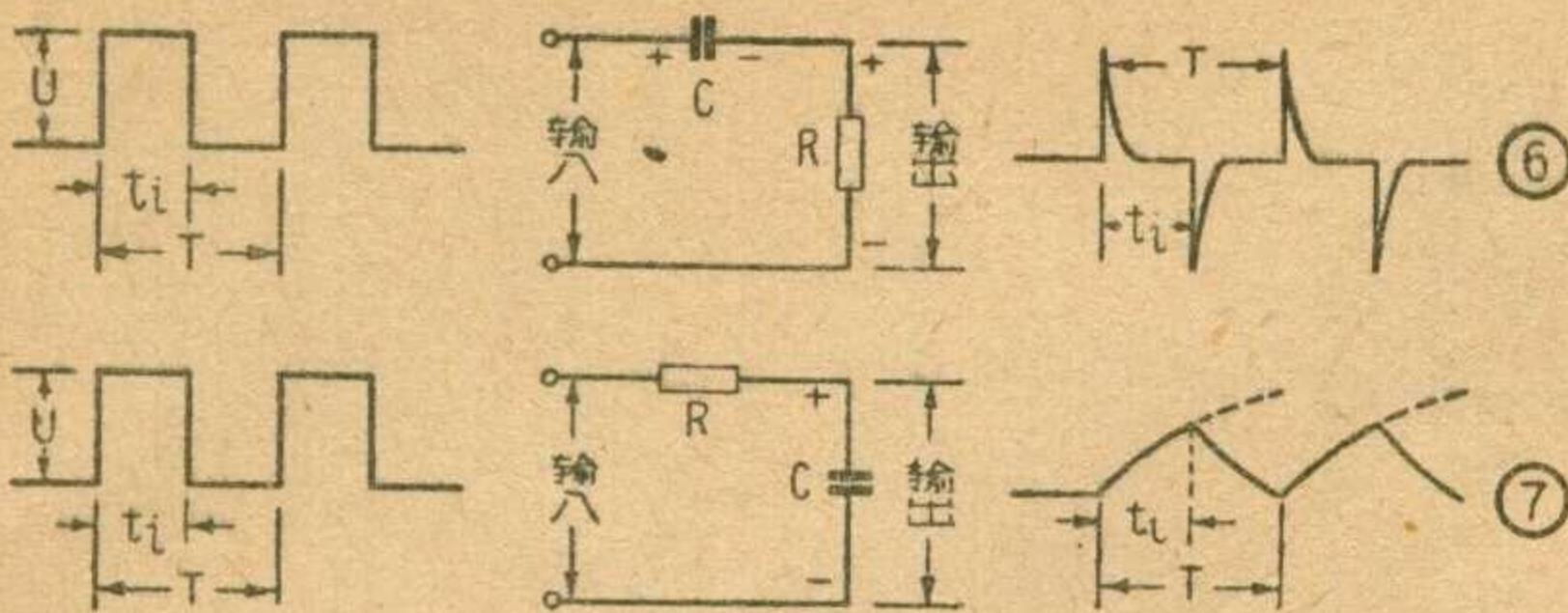

$t > 3\tau$ 时，电路已达到稳定状态。

放电时的瞬变电流和电压

設图 2 电路中

C 越大，它的电压增加就相應于更多的电荷积累，因而在同样的充电电流下，电压的增加就較慢。图 4 画出了不同 τ 值下的电流、电压随时间变化的曲綫。由图可見，虽然都是相同的 RC 电路，但如果 RC 的乘积很大（例如等于 τ_1 ），电流和电压的变化就很緩慢，如果 RC 的乘积很小（例如等于 τ_3 ），电流和电压的变化就很快。用万用表檢驗电容器时也有这样的体会，如果电容 C 很大，就可以看到指針跳到最大值后緩慢地回到起始点； C 較小时，指針的回程就較快；如果 C 很小，指針还未来得及跳动时充电电流即已迅速减小，指針就根本不能动了。因此这种方法只能檢驗大容量电容器。

理論证明，充电电流 i 、电压 u_R 和电压 u_C 随时间 t 的变化可用下列公式表示：

$$i = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}},$$

$$u_R = E e^{-\frac{t}{RC}} = E e^{-\frac{t}{\tau}},$$

$$u_C = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}).$$

式中 $e^{-\frac{t}{\tau}}$ 是 $y = e^x$ 形式的指数函数，这里 $x = -\frac{t}{\tau}$ 是自变数， $e \approx 2.72$ 是自然对数的底。

从这些公式可以看到，当 $t=0$ 时， $e^{-\frac{t}{\tau}} = e^0 = 1$ ，因而 $i = \frac{E}{R}$ ， $u_R = E$ ， $u_C = 0$ 。 $t=\tau$ 时， $e^{-\frac{t}{\tau}} = e^{-1} = \frac{1}{e} = 0.368$ ，因而

$$i = 0.368 \frac{E}{R}, \quad u_R = 0.368E, \quad u_C = (1 - 0.368)E = 0.632E \text{ (参看图 3).}$$

$$t=2\tau \text{ 时, } e^{-\frac{t}{\tau}} = e^{-2} = \frac{1}{e^2} = 0.135, \text{ 因而 } i = 0.135 \frac{E}{R},$$

$$u_R = 0.135E, \quad u_C = (1 - 0.135)E = 0.865E.$$

$$t=3\tau \text{ 时, } e^{-\frac{t}{\tau}} = e^{-3} = \frac{1}{e^3} = 0.05, \text{ 因而}$$

$$i = 0.05 \frac{E}{R}, \quad u_R = 0.05E, \quad u_C = (1 - 0.05)$$

$$E = 0.95E. \dots\dots \text{ 最后, 只有当 } t=\infty \text{ 时, 才能使 } e^{-\frac{t}{\tau}} = e^{-\infty} = \frac{1}{e^\infty} = 0, \text{ 从而使 } i=0,$$


$$u_R=0, \quad u_C=E.$$

从理論上說，只有經過无限长的时间以后，才能达到新的稳态。但是，由于 $t=3\tau$ 时，电路中的状态即已和稳态很接近，所以实际上可以认为当

負的尖头脉冲。由此可見，这种电路可以把輸入的矩形波变成一連串短脉冲，正脉冲和矩形波的前沿相应，負脉冲和矩形波的后沿相应。这种电路称为微分电路，它在脉冲技术中应用极广。 RC 微分电路的特点是，第一，从电阻 R 上取得輸出电压；第二，电路時間常数 $\tau=RC$ 必須甚小于脉冲持續时间。

RC 积分电路


图 7 的电路和图 6 刚好相反。它是从电容器 C 上得到輸出电压，同时，电路的時間常数 $\tau=RC$ 甚大于脉冲持续时间 t_i 。这样，当矩形脉冲到来时， C 上的电压将在整个脉冲持续时间内緩慢地增长。还未增长到 U 时，脉冲即已終止。脉冲終止后，电容器又通过电阻 R 緩慢放电，其上的电压緩慢下降，結果就在电路的輸出端得到了如图中所示的鋸齿波。这种电路称为积分电路，它在脉冲技术中的应用也很广。 RC 积分电路的特点是，第一，从电容器 C 上取得輸出电压；第二，电路時間常数 $\tau=RC$ 必須甚大于脉冲持续时间。

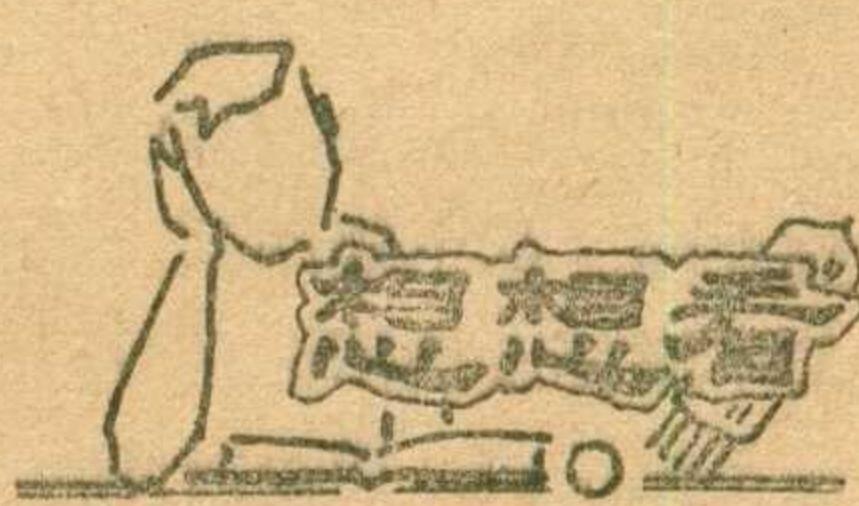

1. 小楊在修一架收音机，发现当手指碰着調諧电台的可变电容器定片时，可以收到电台。手放掉后就收不到电台了。为什么？（吳洪德）

2. 有一个內阻为 1000 欧/伏的万用表，欧姆档最高量程为 $R \times 100$ ，測量 100 千欧的电阻已經看不清楚了。如何利用收音机 250 伏的直流輸出和这个万用表去測量阻值更高的电阻？（吳洪德）

3. 一架剛裝成的收音机，交流声

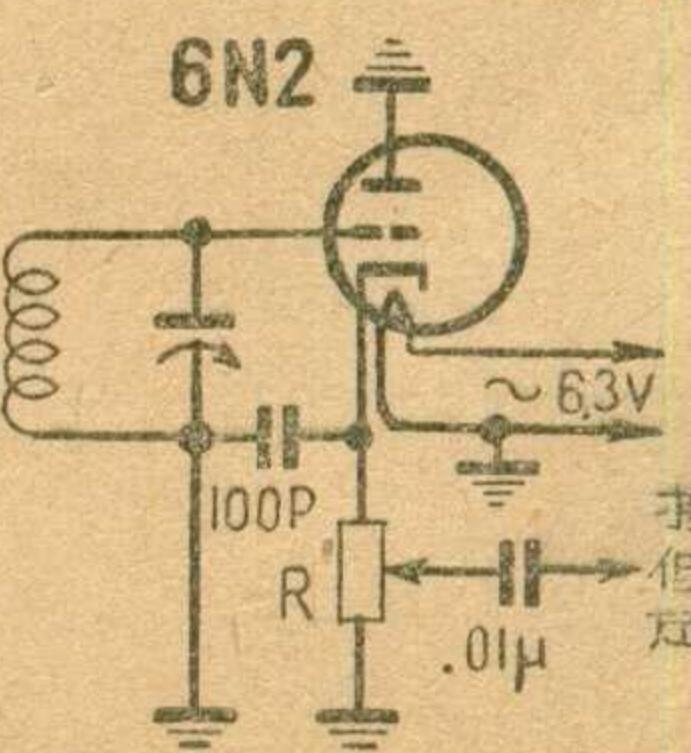

很大，檢查結果，发现来源于檢波級（電路如圖）。你看看毛病在那里？

（雍自香）

电视信号的特点和传送

張家謀

在电视广播中，需要同时傳送图像和声音(伴音)。图像信号本身和它的傳送，与声音信号相比，都有很多特点。本文准备談談这方面的問題。

电视信号

为了在接收端能正确地显像，除了图像信号本身外，还要傳送两种輔助信号：同步信号和消隐信号。大家知道，在摄像管里，电子束自左而右，自上而下地扫描图像，从而得出图像信号。在显像管里，电子束必須和摄像管中的电子束完全对应地同步扫描熒光屏，才能正确地重显图像。为了保证扫描的同步，每扫完一行，要发送一个行同步脉冲，这一串脉冲就构成了行同步信号；每扫完一帧（一幅图像），要发送一个帧同步脉冲，这一串脉冲就构成了帧同步信号。另一方面，电子束在自左而右、自上而下的正程里发送图像信号，而在回描期間，即从右端回到左端、从下端回到上端的逆程內，却不需要发送图像信号。电子束的回描虽然很快，逆程時間虽然比正程时间小得多，但总还是需要一段时间的。在每段逆程時間內都需

要发送一个脉冲来关掉显像管的电子束，以免它在扫描逆程中使屏幕发亮，影响重显图像。这种脉冲叫做消隐脉冲。每个行逆程中都发送一个行消隐脉冲，每个帧逆程中都发送一个帧消隐脉冲，它们分別构成了行消隐信号和帧消隐信号。由于同步信号和消隐信号都出現于扫描逆程中，所以用不着单独傳送，只要利用扫描逆程不傳送图像的一段空閑時間來傳送就可以了。一般扫描逆程約占整个扫描周期的10%左右，足够傳送形状简单的脉冲信号。由此可見，图像信号和同步信号、消隐信号三者可合在一起傳送，总称为全电视信号，簡称为电视信号。

电视信号的形状和特点

为了容易說明問題，設所傳送的图像如图1。它由不同亮度的竖条紋組成。下面对应地画出了在扫描一行的时间內电视信号的形状。这是一种电视信号的习惯画法，电平越高代表图像越黑，电平越低代表图像越亮。不同亮度的条紋分別对应于不同的信号电平。因为不管图像的內容如何，每逢扫描逆程都要供給电视接收机一个消隐脉冲，以关掉电子束，使屏幕不发光，所以消隐信号頂端应当相应于黑色信号电平。为了容易区分同步脉冲与消隐脉冲，把同步脉冲叠加在消隐脉冲頂上，時間上稍晚一些，寬度也窄一些。可見同步脉冲比消隐脉冲的电平更高，处在“比黑还黑”的电平上。因此，同步信号的傳送是不会影响图像的。

每扫完一帧时所发出的帧消隐、帧同步脉冲，基本上同行消隐、行同步脉冲相似。不过扫描一帧的时间要比扫描一行长得多，所以它们的周期要比行消隐、行同步脉冲大得多。帧扫描時間長，相应地回描時間也長，

所以帧消隐脉冲要比行消隐脉冲寬得多。在帧消隐期間，可以包括許多行，各行的正程和逆程都被消去。最后，为了便于在电视接收机中把帧同步信号和行同步信号区分开来，所以用的帧同步脉冲也要比行同步脉冲寬得多。图2示包括帧同步、帧消隐脉冲在内的全电视信号。


从图1和图2可以看出，电视信号的形状和声音信号截然不同。

首先，电视信号具有脉冲性。这不仅是因为有同步与消隐脉冲，更重要的是图像本身。如图1所示，不同亮条所形成的信号間，就具有脉冲性的过渡。对于一帧实际的图像，凡亮暗之間的突然变化所形成的图像信号都具有脉冲性。根据这个特点，就要求傳送电视信号的设备具有能够傳送脉冲的特性。例如，电视信号放大器应具有脉冲放大器的性能。


其次，电视信号是不对称的单极性信号。一帧图像中，由亮到暗的变化相当于信号电平由低到高，沒有正负极性的改变。这种单极性信号在一帧中的平均值(平均分量)，反映了图像的平均亮度。由于实际图像的內容是千变万化的，所以这个平均分量是随着图像內容的变化而时时改变。但由于实际图像內容都是連續傳送的，平均亮度的变化很緩慢，所以平均分量的频率接近于零，这也就是电视信号的最低频率了。为了正确地重显图像的平均亮度，在傳送电视信号的过程中就要求尽量不失掉平均分量；如果失掉了，就应当在接收时想办法恢復。

电视信号的頻帶寬度

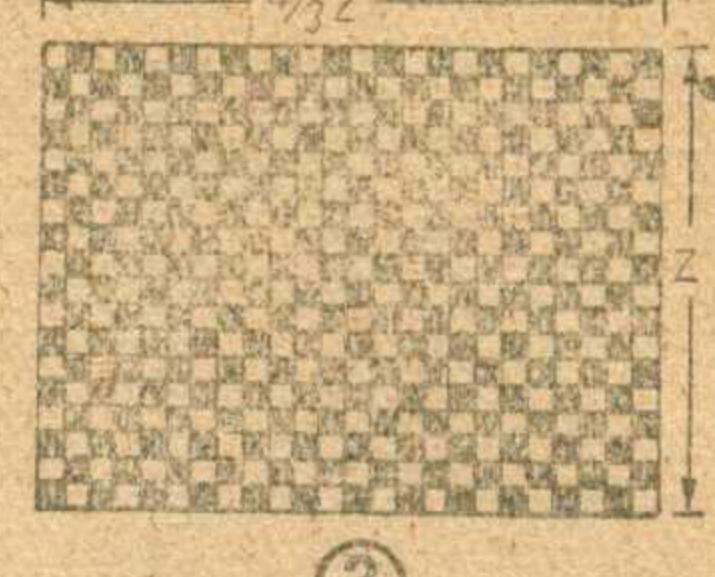我們知道，图像是分成一个个小像点(像素)来傳送的。一帧图像中分的像点越多，图像就越清楚。但是



(1)

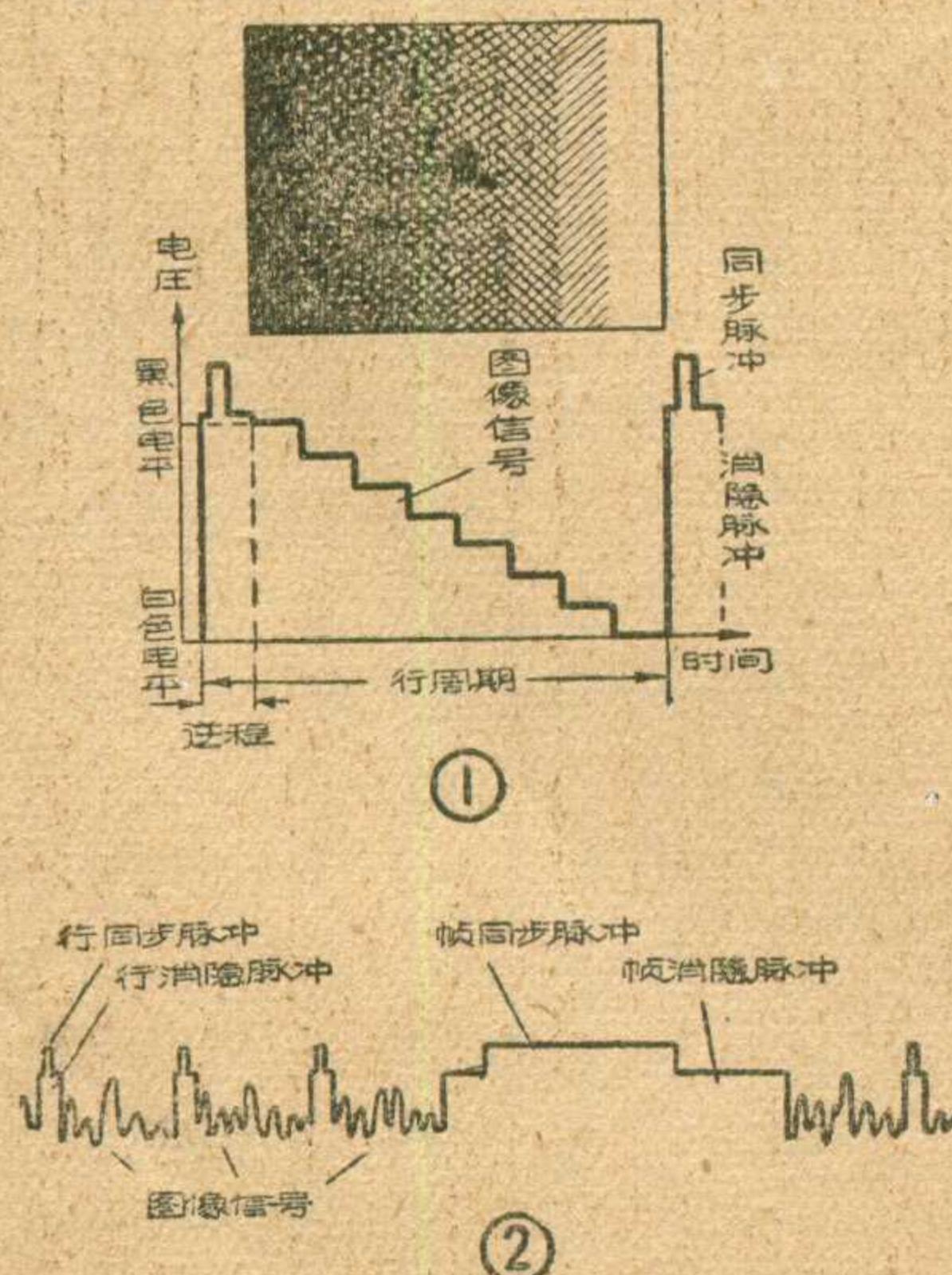

(2)

像点越多，图像信号的变化就越快，也就是图像信号的频率越高。

設有一个图像是由很小的黑白相间的方格組成的(图3)，其中每一个方格都代表一个像点，那么，在所有可能的图像中，这个图像的信号频率是最高的，因为从每一个像点扫到相邻像点时，信号都要急剧变化一次，每扫过两个像点，就是信号的一个周期。

設图像被分成 z 行。由于图像的寬高比为4:3，所以每行可分成 $\frac{4}{3}z$ 格，而每行中的像点数就是 $\frac{4}{3}z$ 。整个图像中的像点数为 $\frac{4}{3}z^2$ 。設每秒傳送 f 帧图像，则每秒傳送的像点数为 $\frac{4}{3}fz^2$ 。又每傳送两个像点是一个信号周期，所以图像信号的频率为每秒 $\frac{4}{3} \times \frac{f \cdot z^2}{2} = 0.667 fz^2$ 周，或 $0.667 fz^2$ 赫。再考慮到回描期間不傳送行数和像点，以及人眼主观感觉等因素，可以打一个折扣，一般认为电视信号的最高频率为 $0.56 fz^2$ 赫。前面說过，电视信号的最低频率接近于零，所以这个最高频率就是电视信号的頻帶寬度，即 $\Delta f=0.56 fz^2$ 赫。

每秒傳送的帧数必須大于48，否則便会发生閃爍的感觉，所以一般采用50帧。另外，我国的电视采用的行数为625。把这些数值代入前式，可得电视信号的頻帶寬度

$$\Delta f=0.56 \times 50 \times 625^2 \approx 11 \text{ 兆赫。}$$

如果把这一信号对高频載波調幅，那么已調幅信号中包括上下边带在内的通頻帶寬度达到22兆赫，比一般声音广播的通頻帶(10千赫)要寬約两千倍！对于頻帶这样寬的信号，傳送很麻烦，所用的设备会过于复杂。因此，必須想办法把电视信号的頻帶縮窄！

隔行扫描

为了压缩电视信号的頻帶，实际应用的广播电视系統都采用隔行扫描制。也就是把一帧图像分两次(两场)来傳送。第一场先傳送一帧图像的奇数行(1、3、5、……625行)；第二场接着傳送偶数行(2、4、6、……624行)。这时每帧(两场)仍傳送625行，图像的清晰度保持不变。但


是每傳送一帧，幕面却閃亮两次，即傳送第一场时奇数行閃亮一次，傳送第二场时偶数行閃亮一次。由于行数很密，所以不管是奇数行閃亮或偶数行閃亮，对眼睛來說都好像是整个幕面閃亮一次。因此，只要每秒傳送25帧(50场)，幕面就閃亮50次，人眼就不会感到閃爍了。这样，每秒的帧数从50减到25，因此，信号頻帶寬度相应地縮窄一半，即 $\Delta f=0.56 \times 25 \times 625^2 \approx 5.5$ 兆赫。

实现隔行扫描并不困难。只要能保证上述扫描規律的同步信号同时去同步摄像机和接收机的扫描设备就行了。此时的扫描设备是由行扫描发生器与场(不再是帧)扫描发生器組成。从上述标准可以算出场扫描的频率为50赫，行扫描的频率为 $625 \times 25 = 15625$ 赫。为保证隔行扫描所用的同步信号稍微复杂一些，在这里就不再介紹了。

单边带傳送

电视台的电视信号必須調制到比信号本身频率高得多的載波上，才能以无线电波的形式傳送給电视接收机。在各种調制方法中，以用調幅法得到的高频信号頻帶最窄。电视信号本身的頻帶已經很寬了，所以一般都用調幅法。已調幅信号的上下两个边带各寬 Δf ，总頻帶寬度为 $2\Delta f$ 。对电视来说， $2\Delta f=11$ 兆赫，这就要求电视接收机檢波前的一系列放大电路都能通过这样寬的頻帶，放大器的电路会很复杂。因此要求进一步减小高频已調幅信号的帶寬。現在的广播电视系統一般都采用单边带傳送法，即把上下两个边带抑制掉一个，只傳送一个边带和載頻。这样仍足以代表整个电视信号，但是，通頻帶却縮窄了一半。

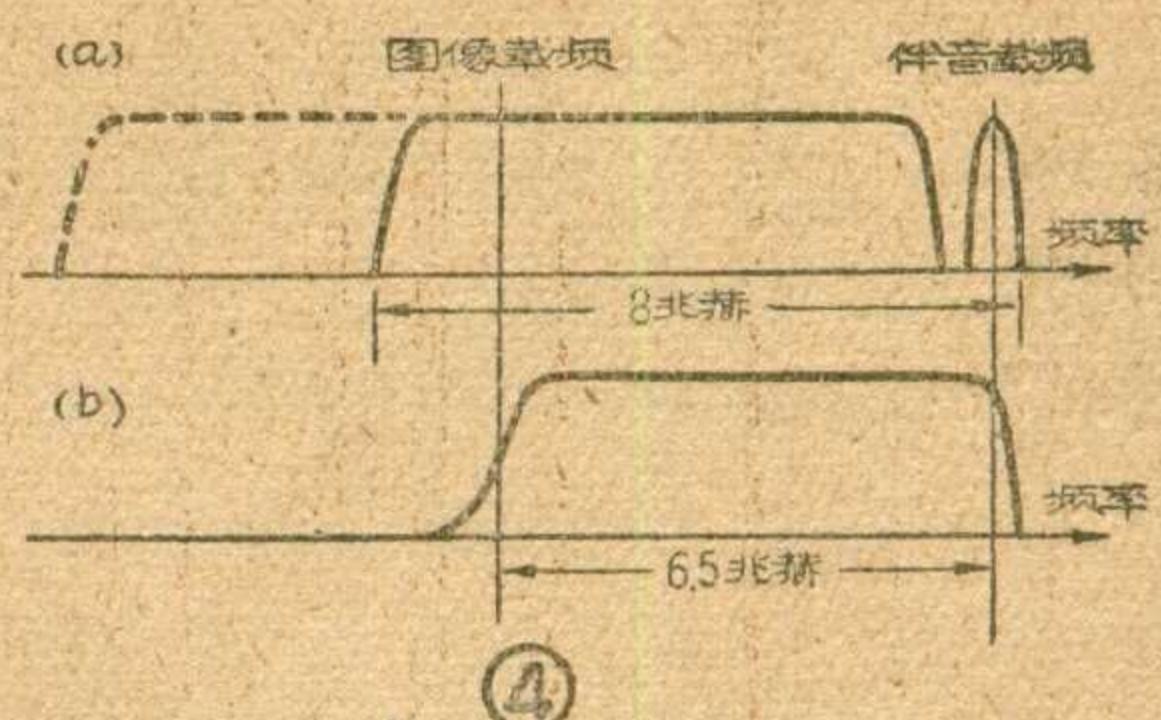实际上，在发送设备中完全抑制掉一个边带在技术上是有困难的，故在发送部分采用部分边带抑制，它和电视接收机的频率特性配合起来完成单边带傳送的作用。我国的电视是抑制下边带。从发射机发出的信号頻譜如图4a所示。图中的虛線表示被抑制掉的那部分下边带。图4b表示电



視接收机的频率特性。由图中可以看到，电视接收机的調諧和普通收音机不同。普通收音机是把电台的載頻調节到高頻放大器频率特性曲綫通带的中間，而电视机是把图像載頻調节到频率特性曲綫通带的一个斜边上，以便使整个上边頻帶都能通过电视接收机，同时把收到的信号中未被抑制掉的那部分下边帶抑制掉。


伴音信号一般采用調頻方式傳送，以保证得到很高的放音质量。由于声音信号本身頻帶很窄，所以經過調頻后的信号頻帶仍比电视信号窄得多。它被安置在电视信号上边帶的旁邊，伴音載頻比图像載頻高6.5兆赫，以便在电视接收机中用同一个高頻帶通放大器去接收和放大图像和伴音两种信号，这样可以使接收机的构造簡化。由图可見，采用单边带傳送后，发送设备的总帶寬約8兆赫，而接收机的帶通放大器帶寬仅6.5兆赫就可以了。

电视发送的频道

由于图像信号和伴音信号的頻譜寬达几兆赫，所以用来发送这些信号的載頻，至少需要有几十兆赫。在电视广播中，用頻道的号碼來代表图像和伴音載頻。例如，第一頻道的图像載頻为49.75兆赫，伴音載頻为56.25兆赫；第二頻道的图像載頻为57.75兆赫，伴音載頻为64.25兆赫；第三頻道的图像載頻为77.25兆赫，伴音載頻为83.75兆赫；第四頻道的图像載頻为85.25兆赫，伴音載頻为91.75兆赫；第五頻道的图像載頻为93.25兆赫，伴音載頻为99.75兆赫，等等。目前，南京、西安等电视台用第一频道；北京、长春等台用第二频道；天津等台用第三频道；合肥等台用第四频道；上海、沈阳等台用第五频道。

这里介紹的音頻頻率計，有8个量程：0~50 赫；0~100 赫；0~500 赫；0~1 千赫；0~5 千赫；0~10 千赫；0~50 千赫；0~100 千赫。測量精度在土2%以內。

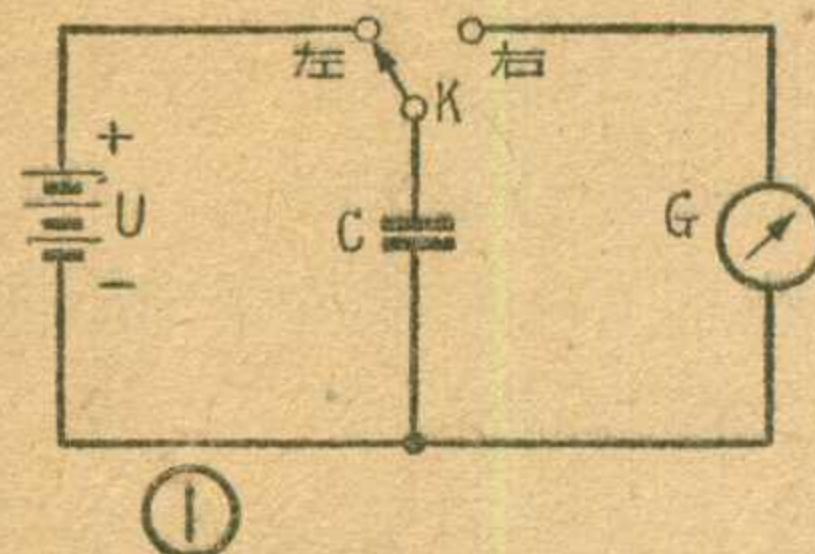為了說明它的工作原理，先看一看圖1。當開關K倒到左邊時，電容器C充電，倒到右邊時電容器C放電，放電電流通過電流計G。如果電容器充電和放電的時間足夠長，那麼



流過電流計的電荷量 q 可以認為等於 CU ， C 是

電容器的

電容量， U 是電容器C上所加的電壓。如果開關K的倒換按某一頻率 f 進行，即每秒鐘內電容器C充電 f 次，放電 f 次，那麼流過電流計的平均電流 $\bar{I} = qf = CUf$ 。根據這個公式，可算出 $f = \bar{I}/CU$ 。很明顯，保持C和U為固定數值， f 就與 \bar{I} 成正比，量出電流 \bar{I} ，也就可測出頻率 f 了。

實際的工作原理如圖2所示。輸入的待測信號設為正弦波形，經過第一級限幅放大器後，削掉頂峰，變成近似的矩形波，然後經第二級限幅放大，輸出幅度恒定的矩形脈衝。這個矩形脈衝也可代表輸出級屏壓的變化。在屏極電壓升高時，對電容器C充電，而在屏極電壓降低時電容器C放電。因此，根據輸出電壓的波形，可以直觀地看出電容器在信號的每個周期內充、放電各1次，也就是說電容器每秒鐘內的充放電次數和信號的頻率相同。從圖2中還可看到，電容器的充電電流只能通過二極管6X2Π的左邊部分，而放電電流只能通過二極管6X2Π的右邊部分，電表即串接在右邊二極管

音頻頻率計


張國正 譚學良

的回路內，因此只有放電電流通過電表。和圖1的情況一樣，限幅放大器和二極管起着開關K的作用，電表中通過的電流與頻率成正比。改變電容器C的數值，可以改變測量頻率的範圍。

為了補償二極管起始電流（二極管屏極電壓為零時的電流）對電表的影響，在左邊二極管部分的陰極上加有+1伏的電壓。此外，在電表上並聯了一個大容量的電容器，避免電表指針脈動。

實際電路如圖3所示。兩個6J1

(6Ж1Π)-組成兩級限幅放大。二極

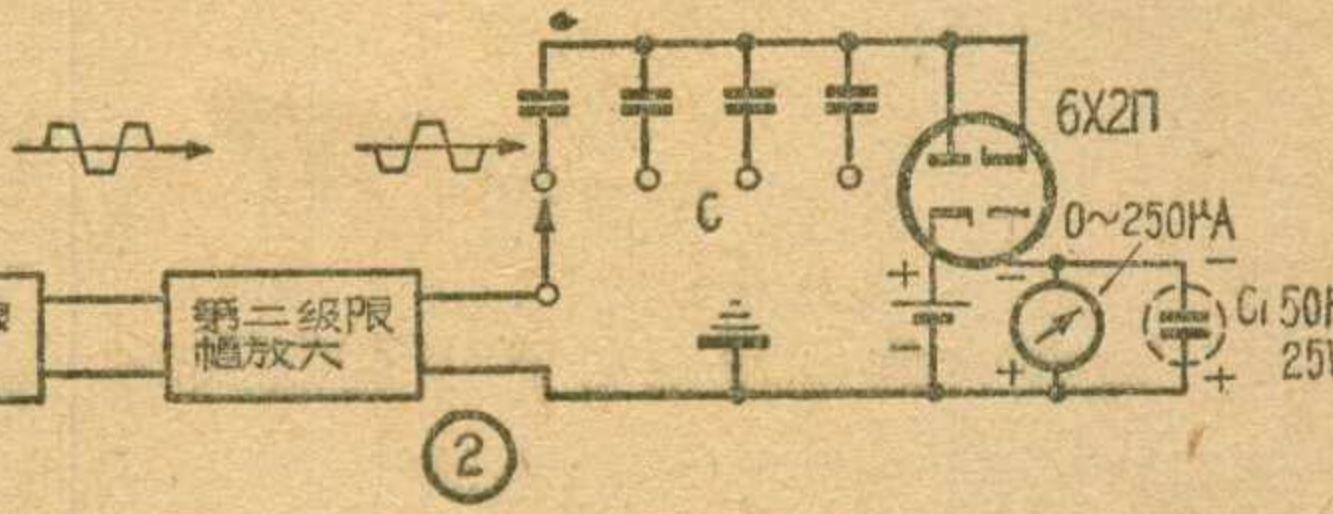

管+1伏偏壓自500~1000Ω上取得。為了校準調整，電表上還並聯和串聯了一些可變電阻。

電源部分用6Z4作全波整流，並採用WY1型穩壓管穩壓。電源變壓器有兩個6.3伏繞組，一組供6Z4整流管燈絲用，另一組供6J1管的燈絲用，並從這個繞組取得50赫校準電

壓。

元件的選擇


各元件的數據，已列在圖3內。電源變壓器T可用一般五燈收音機的電源變壓器。各固定電阻，應選用電阻值誤差不大於土5%的碳膜電阻。

電位器P₁~P₇應選用可變線繞電阻。各級耦合電容器最好採用有金屬殼屏蔽的密封紙介電容器。電容器C要挑選介質損耗小、穩定性高的電容器。選用的電表，要求靈敏度比較高，可採用250微安以下的表頭，並且要挑選刻度直線性較好的（即刻度均勻的）。

安裝和調整

主要元件在底板上的排列位置可參考圖4(b)；面板布置可參考圖4(a)。安裝時要求布線尽可能短，以減少高頻感應。各級輸入回路的元件和輸出回路的元件分別焊接在電子管的兩側，防止相互影響。從6.3伏繞組連到輸入端的線要用隔離線。為了減小燈絲電源的干擾，在燈絲繞組兩端並聯一個100歐中心接地的電位器。

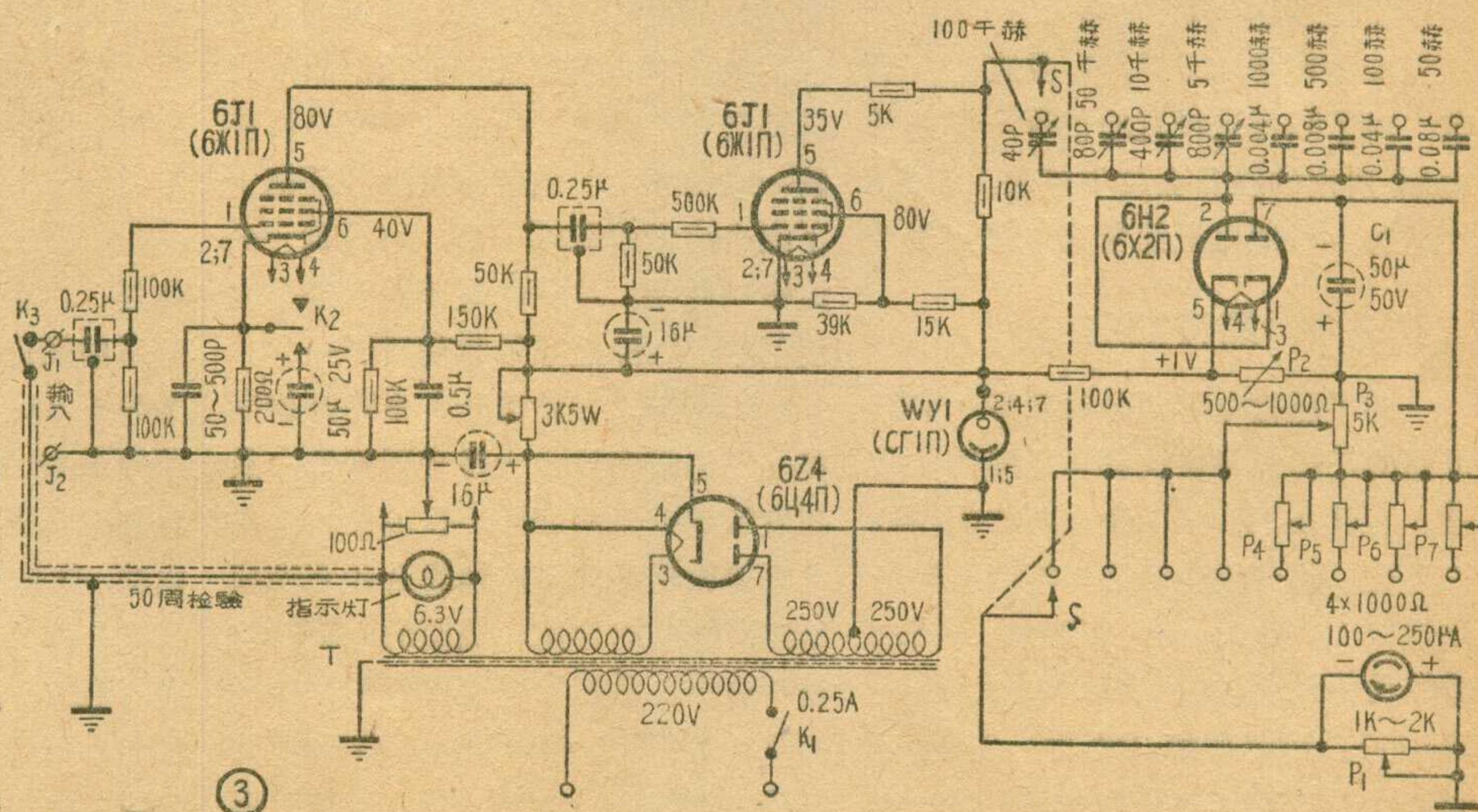儀器安裝焊接完畢，按照圖3仔細檢查接線有無錯誤。如果沒有問題，接上電源，插上電子管，再測量各管的屏壓、柵柵壓和燈絲電壓是否符合圖3中所注的數值。然後，旋動電位器P₂，調整二極管的偏壓，使電表指針指零。把開關K₃




扳在校驗位置，即輸入 50 赫交流電，这时开关 S 应轉在 50 赫档。調節電位器 P_1 ，使電表指針指在滿度刻度上。將開關 K_3 扳在工作位置，斷开了 50 赫輸入。这时，把標準頻率計的輸出（輸出電壓最好在 0.5 伏以上）接到輸入端子 J_1 和 J_2 ，逐檔進行校准。如果表頭直線性較好，每一檔只需作滿度和中值校准就可以了。每次校准时，改變該檔所接的電容器 C 的數值可粗調滿度刻度，旋動所接的電位器 P_3 、 P_4 、……或 P_7 ，可微調滿度刻度。各檔校准後，還要逐檔進行檢查。


使用

使用時先預熱 20 分鐘，然後把開關 K_3 扳在校驗位置，開關 S 轉在 50 赫檔，調電位器 P_1 ，使表頭指針指在滿度上。調好後，把開關 K_3 扳在工作位置，即可進行測量。當被測信號電壓小於 0.5 伏時（但不 小於 0.2 伏），可將按鈕開關 K_2 按下，這樣，在第一個 6J1 管的陰極電阻上並聯了一個大容量的電容器，除掉了通過這個電阻所加的負反饋，提高了這一級的放大倍數。

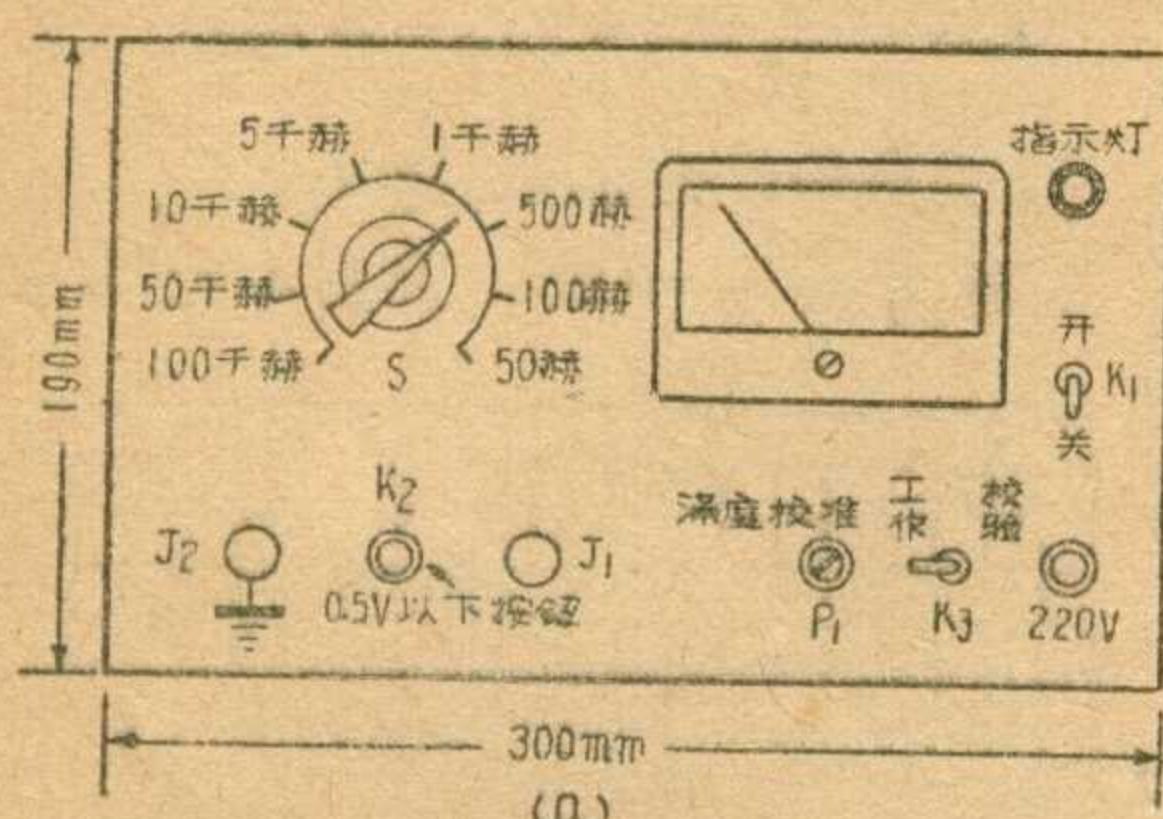由於儀器是用正弦波校準的，所以測量正弦波和矩形波信號頻率較準確。在測量其他波形（如鋸齒波）信號的頻率時，誤差較大。



300mm
(a)

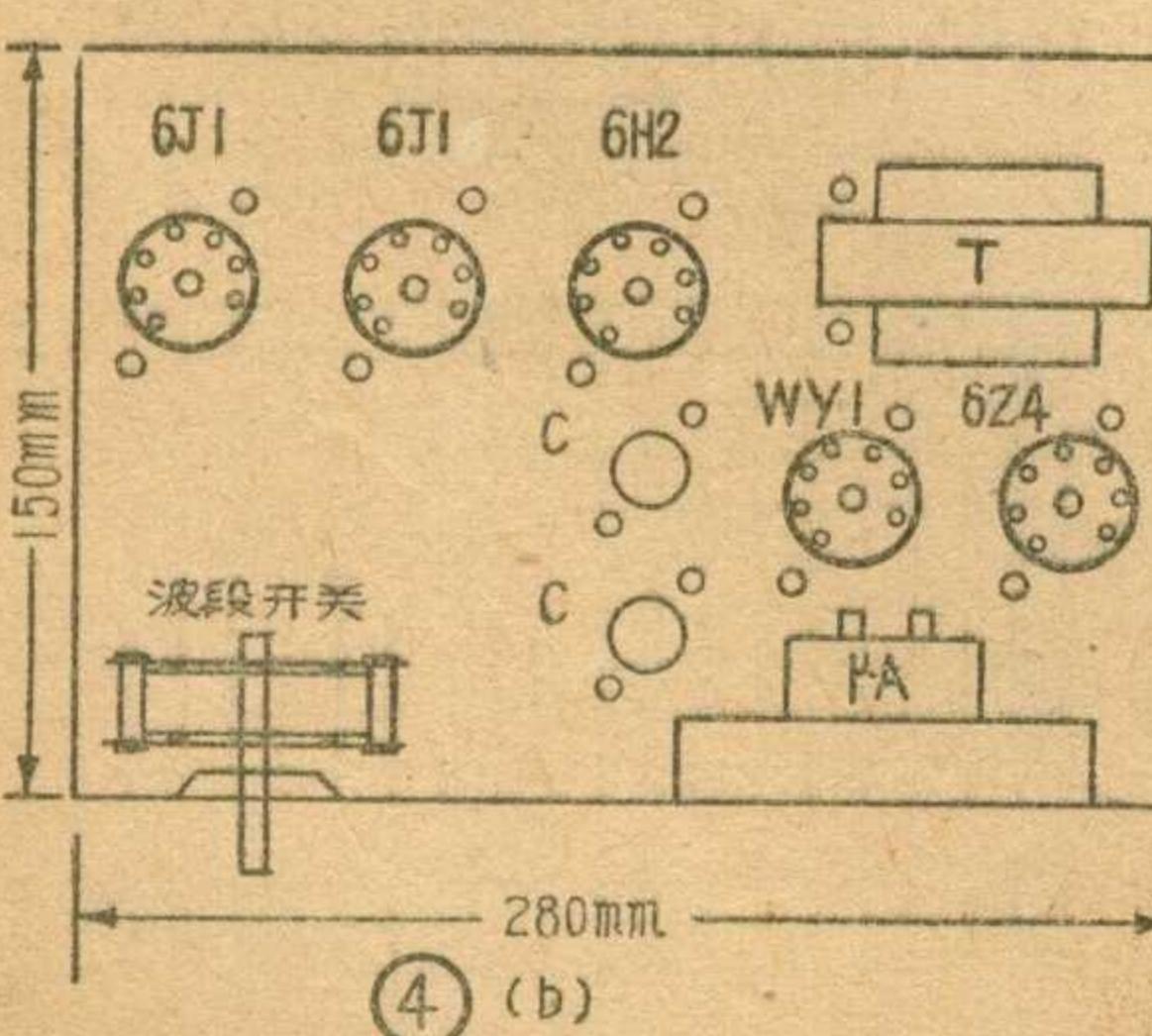


280mm
(b)

電位器的修理

電位器由於經常旋動，內部炭膜逐漸剝落，就失去了它的控制作用或產生雜聲。這樣損壞了的電位器，按照下述方法修理，一般還可以繼續使用。

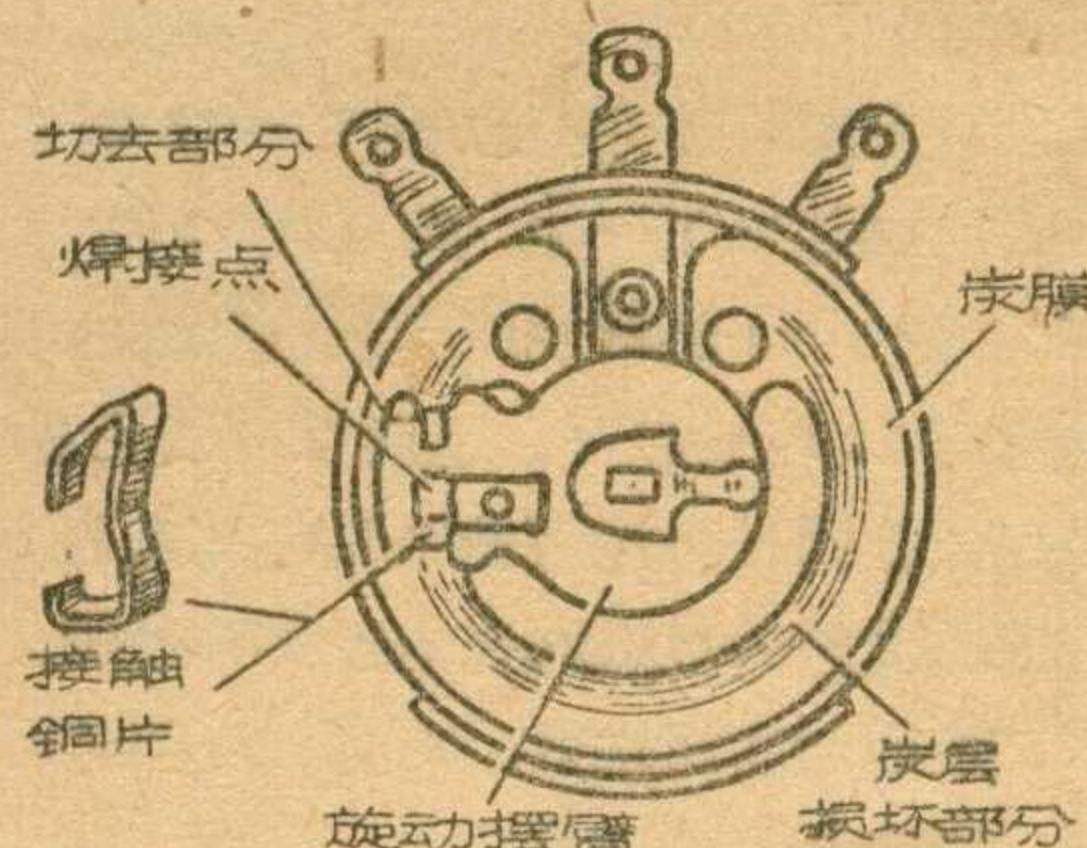如圖所示，將電位器壳子打開後，可以看到轉軸旋動擺臂上接觸銅片的寬度只有炭膜寬度的 $\frac{1}{2}$ 到 $\frac{1}{3}$ ，因此炭膜損壞寬度一般也只有 $\frac{1}{2}$ 到 $\frac{1}{3}$ 。如果




“想想看”答案

1. 這是由於天線線圈中有短路、斷路現象，或是天線與線圈接觸不好，信號不能感應到次級調諧回路中去，所以收不到電台（參看圖 1）。但是用手碰觸調諧電台的可變電容器定片時，人體相當於一個天線，把信號直接加到次級調諧回路上，所以又能够收到電台了。

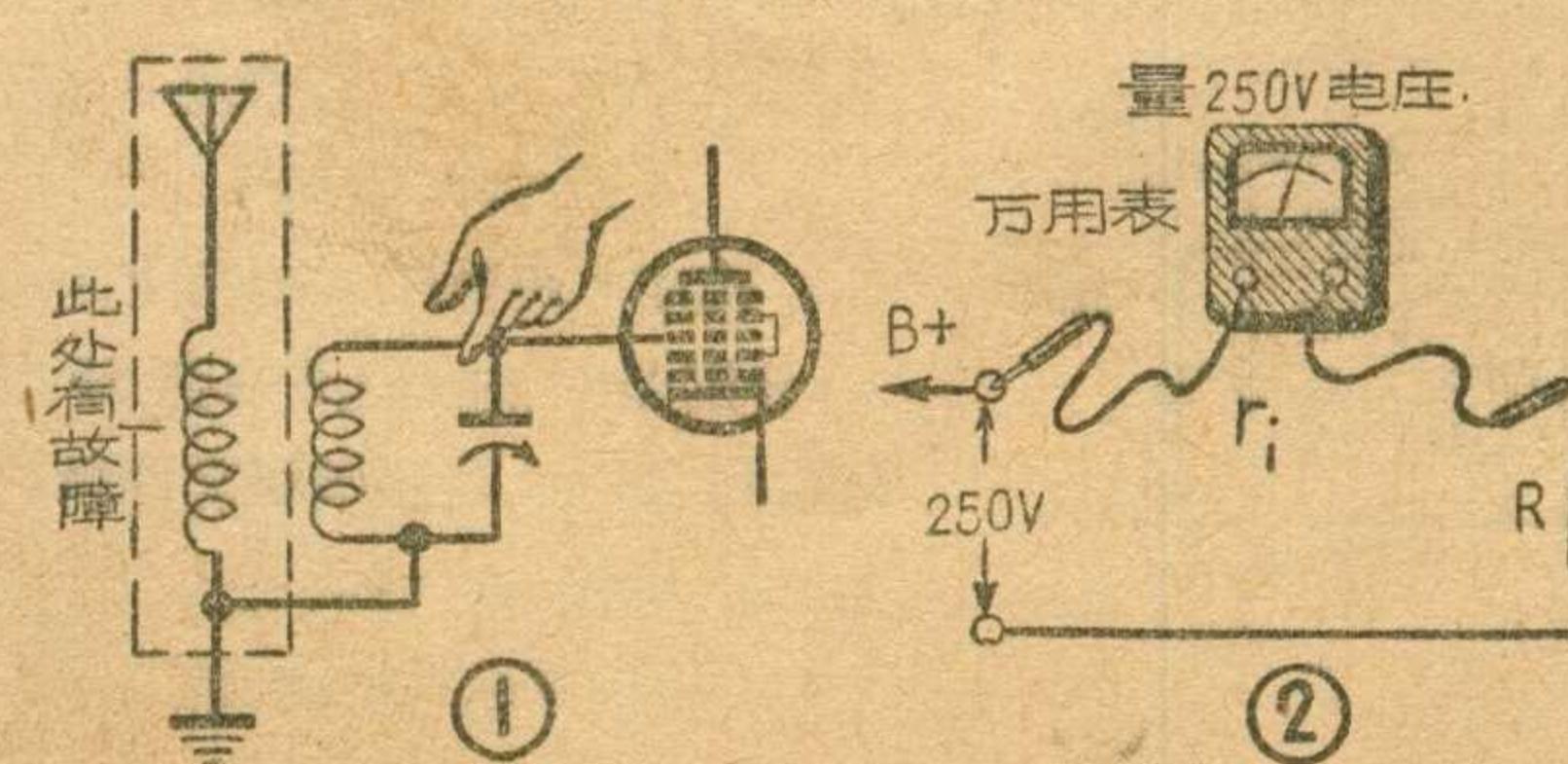2. 把萬用表扳到測直流 250 伏的一檔，並按圖 2 电路連接，即可用來測高歐電阻。這時，萬用表用作電壓表，它的內阻 $r_i = 250 \times 1000 = 250$ 千歐，和待測電阻 R 串聯地接到 250 伏電源上。因此，電壓表的讀數

$$V = \frac{r_i}{r_i + R} \times 250, \text{ 而 } R = r_i \frac{250 - V}{V}$$



損壞部分是炭膜的內半圈，這時候外半圈還是完好的。可將接觸銅片焊開取下，用小刀將擺臂外端切去一點，再將銅片焊回去，使它與炭膜的接觸點落在完好的外半圈上，然後照原樣裝回去，電位器就可以恢復使用了。

如果炭膜損壞部分是靠近炭膜的外半圈，則可按同一方法在擺臂裝接觸銅片凹槽的內側挖去一小塊缺口，再將銅片焊回，使它與炭膜的接觸點落在炭膜的內半圈完好的地方。

（潛戈）

請作者、讀者注意

為了严格执行郵電資費制度，請你們在給本社寄發稿件、信件時，都按照郵局規定貼足郵票。

$$= 250 \text{ 千歐} \times \frac{250 - V}{V} \text{。如果 } V = 125$$

伏，則 $R = 250$ 千歐； $V = 50$ 伏，則 $R = 1000$ 千歐 = 1 兆歐； $V = 10$ 伏，則 $R = 24 \times 250 = 6000$ 千歐 = 6 兆歐。可見這樣能夠測量的阻值是相當大的。

3. 在這個電路中，檢波負載 R 接在陰極電路內。燈絲和陰極間存在着絕緣電阻和寄生電容，因而燈絲上所加 6.3 伏交流電壓能通過這個電阻和電容經 R 构成通路。所產生的寄生電流在阻值很大的 R 上形成交流壓降，經放大後產生強大的交流聲。要消除交流聲，只需像圖 3 那樣把 R 接到 6N2 的柵極電路（相當於二極管屏極電路）中，並將陰極接地即可。

收音机整流器的设计

莫井

在使用交流供电的收音机中，为了供给电子管屏极和帘栅极所需要的直流电压和电流，需要用整流器。整流器包括电源变压器、整流管和平滑滤波器几个部分。用变压器将电源电压变成整流器所需要的电压，经过整流管整流成为脉动的直流电压，然后通过滤波器将脉动直流变成平滑的直流，供给电子管使用。本文即以一个五管交流收音机为例，说明整流器的设计方法。

有一只交流五管收音机，用频率为50赫220伏或110伏的单相交流电源供电，收音部分的四只电子管为6A2、6K4、6N2及6P1，并要求供给的直流电中的交流脉动成分小于0.2%，试设计收音机的整流电路，选择整流管，计算整流器的工作状态并求出变压器和平滑滤波器的电参数。

一、计算整流器的负载

根据电子管手册查出收音部分四个电子管的屏极、帘栅极的额定电压和电流，然后将相同电压的电流归并起来，就可以算出收音机所需的直流电流是：250伏的67.3毫安；100伏的11.2毫安。但是考虑到100伏的电流较小，可以从250伏电压经电阻降压得到，因此，整流器所供给的直流电压可设计为250伏，总电流为 $67.3 + 11.2 = 78.5$ 毫安。对于电压为几百伏，电流为几十毫安的整流器，我们可以选用双二极管的单相全波（即两相半波）整流电路和Π型滤波器。因采用Π型滤波器，可使整流器工作于容性负载，这样可以减少变压器次级高压线圈的电压，减小已整流电流的脉动成分，对所提出的脉动系数的要求较易满足。

二、选择整流管

从电子管手册查得整流管6Z4的直

输出电流最高额定值为75毫安，而5Z4P为125毫安。现在需用直流电流78.5毫安，在谨慎设计中，应选用5Z4P。但是在一般收音机中，往往考虑到6N2作电压放大时，实际屏流很小等原因，因而采用6Z4也尚能合用。为了经济起见，在这里我们仍选用6Z4。最好能够按此设计方案，在完成收音机的全部装置以后，在标准的电源电压下，测量一下整流器输出的总直流电流，使它不超过72~75毫安。假如已经超过了一些，可以适当地增加6P1或6K4的栅偏压，最好能使总电流维持在72毫安以下。整流管所承受的反电压以及通过整流管的峰值电流是否在额定值所允许的范围内也是需要考虑的，这要在后面计算出来后，对整流管再进行校核，看能否符合要求。

6Z4的灯丝虽然可以和其他电子管合用一组灯丝线圈，但是为了安全起见，还是同其他电子管的灯丝线圈分开比较好。因此在设计中考虑将6Z4单独用一组灯丝线圈供电。变压器初级，为了适合110伏、220伏两用，作成两个110伏的线圈，当交流电源为110伏时，接成并联，而在220伏时接成串联。这样所采用的整流器电路如图1所示。

三、整流器各参数的计算

下面我们需要计算这个整流器所需整流线圈(T_2)的电压(U_2)和电流(I_2)，以便进一步计算变压器的总功率，并求出整流器中流过整流管的峰值电流(I_m)以及整流管所承受的反电压($U_{\text{反}}$)是多少，看所选整流管能否满足要求。

为了计算这些数值，需要利用一个辅助参数 A ，它是反映整流器所处的工作状态的，它和整流器的内阻 r （包括整流线圈内阻 r_T 和整流管内阻 R_i ）以及整流器的负载 U_0/I_0 有关。计算公式是：

$$A = \frac{\pi r I_0}{m U_0}$$

式中 r 是整流器的内阻， U_0 、 I_0 分别是整流后输出的直流电压和电流， m 是整流线圈相数，对全波整流， $m=2$ 。

而我们所要计算的整流器参数 U_2 、 I_2 、 I_m 、 $U_{\text{反}}$ 等都和 A 有

定的关系，因此求得 A 值后，利用一些曲线图，就可以求出 U_2 、 I_2 、 I_m 、 $U_{\text{反}}$ 等数值来。

我们先来求整流器内阻 r ， $r=r_T+R_i$ 。对于功率在10~100瓦的整流器， $r_T=(0.08 \sim 0.05) U_0/I_0$ ，这里 U_0 是指滤波器输入端的已整流电压（参见图1），而我们所要求的滤波器输出端的电压 U' 是250伏，考虑到滤波扼流圈 L 上的压降，并估计它为 U'_0 的10%，因此滤波器输入端的电压 U_0 应该是 $1.1 U'_0 = 1.1 \times 250 = 275$ 伏。取整流线圈的电阻

$$r_T = 0.07 U_0/I_0$$

$$r_T = 0.07 \times \frac{275}{0.0785} = 250 \text{ 欧}$$

整流管6Z4的内阻可从手册中查到是250欧，因此， $r=r_T+R_i=500$ 欧。

算出以后，即可求得 A 值

$$A = \frac{\pi r I_0}{m U_0} = \frac{\pi \times 500 \times 0.0785}{2 \times 275} = 0.224$$

下面分别计算 U_2 、 I_2 、 I_m 、 $U_{\text{反}}$ 等的数值。

1. 变压器次级整流线圈的电压有效值 U_2

根据已知的 A 值，从图2中查得参数 $B=1.02$ （它代表 U_2 与 U_0 的比值），按照公式 $U_2=U_0B$ ，求出 U_2 ：

$$U_2 = 275 \times 1.02 = 280 \text{ 伏}$$




2. 变压器整流线圈的电流有效值 I_2


由参数 $A=0.224$ ，从图3查得参数 $D=2.18$ （它代表 I_2 和 I_0 的关系），按照公式 $I_2 = \frac{I_0}{m} D$ ，求出 I_2 ：

$$I_2 = \frac{0.0785}{2} \times 2.18 = 85 \text{ 毫安}$$

3. 整流管最大屏极峰流 I_m

根据参数 $A=0.224$ ，从图4查得参

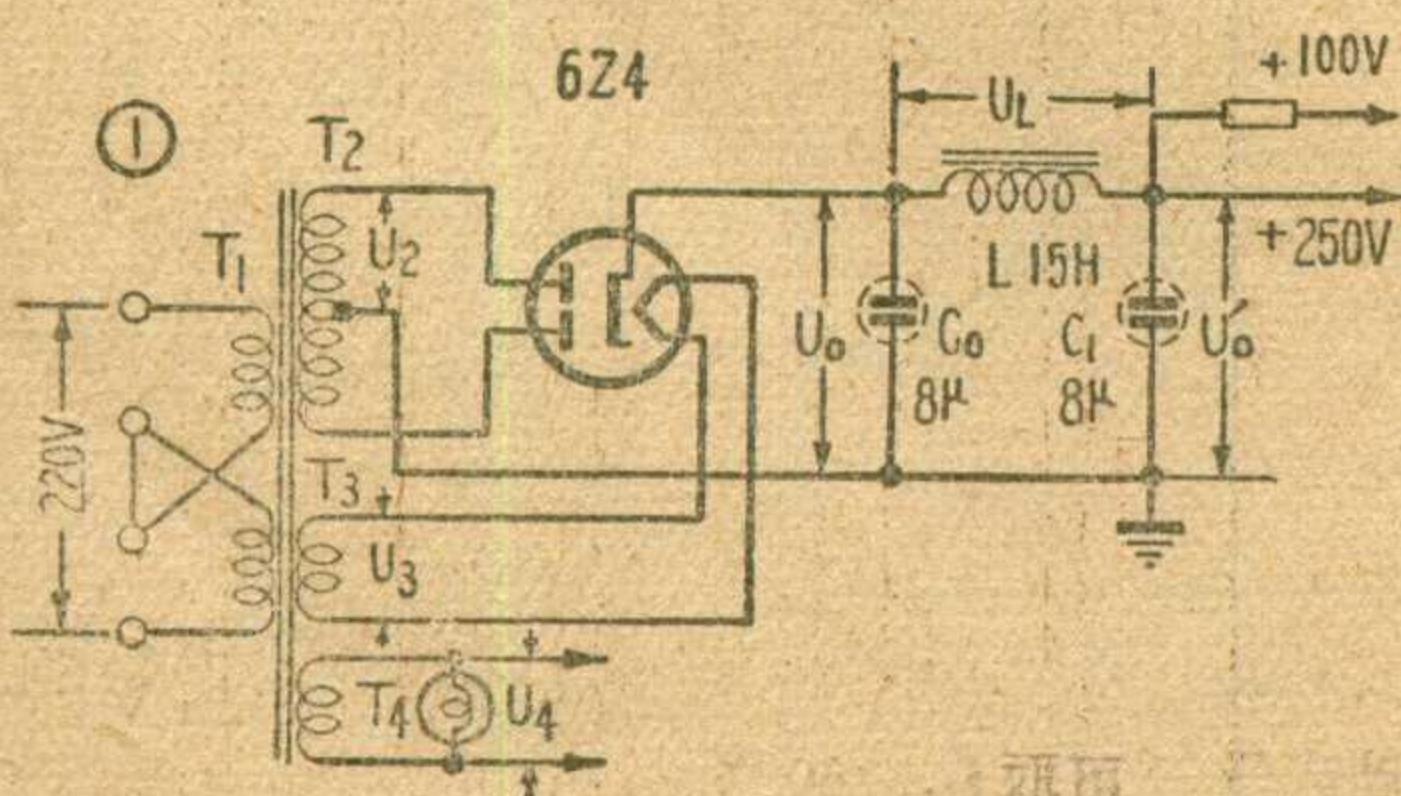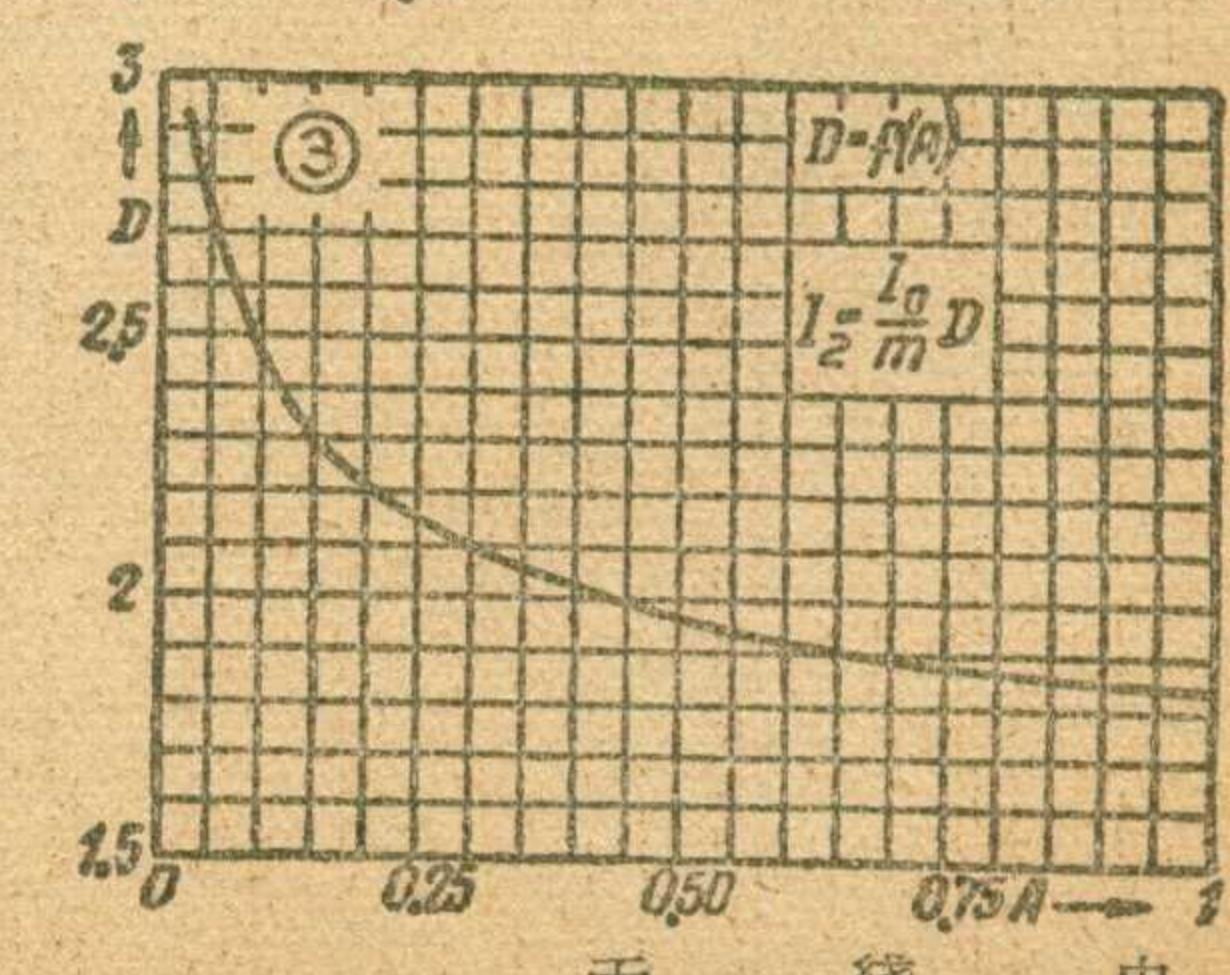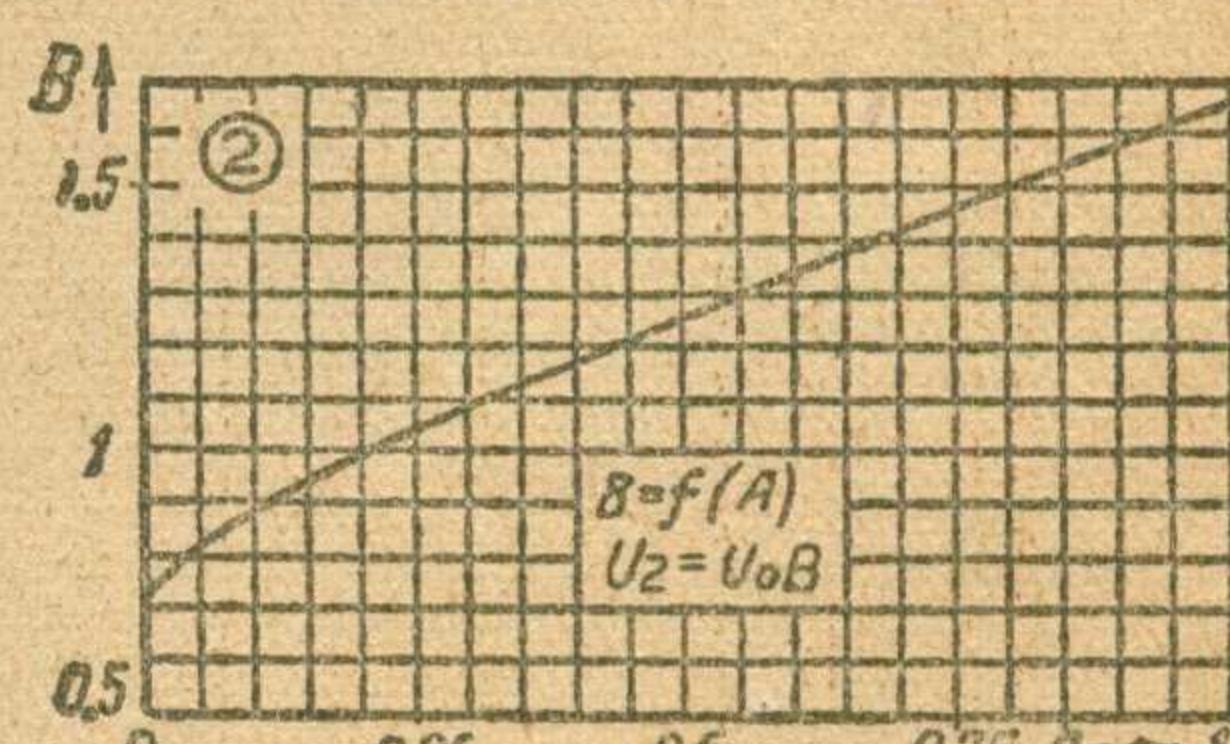

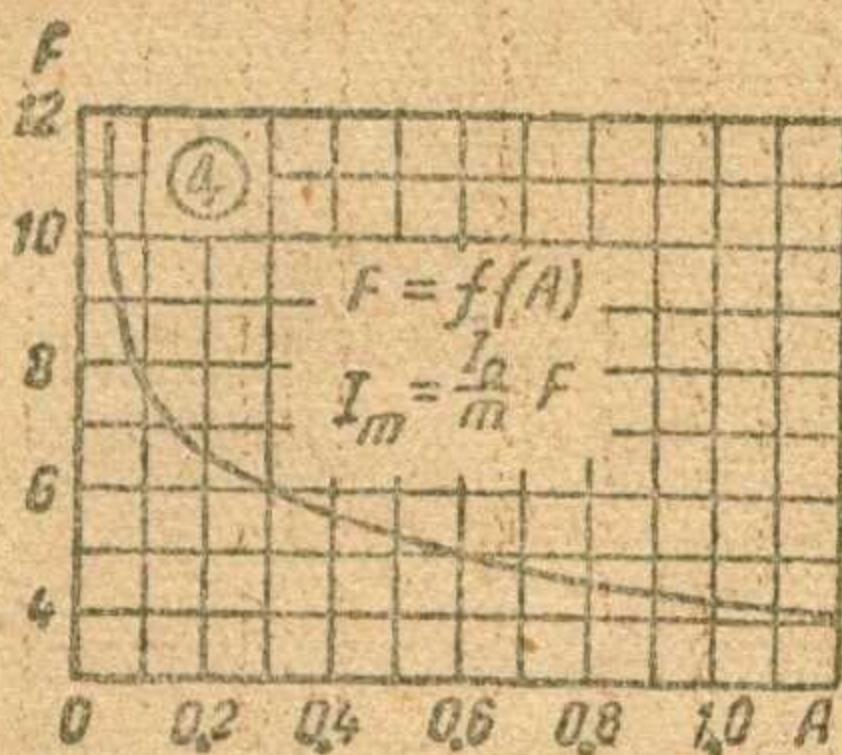

数 $F=6.4$ (它代表 I_m 与 I_o 的关系)。按照公式 $I_m=\frac{I_o}{m}F$, 求得 I_m :

$$I_m=\frac{0.0785}{2}\times 6.4=252 \text{ 毫安}$$

4. 整流管所承受的最大反电压 $U_{\text{反}}$

按照公式 $U_{\text{反}}=2\sqrt{2}U_2$, 求得整流管所承受的反电压为:

$$U_{\text{反}}=2\sqrt{2}\times 280=789 \text{ 伏}$$

从电子管手册查得 6Z4 的最大屏极反电压 $U_{\text{反}}$ 不能超过 1000 伏, 而这里是 789 伏; 最大屏极峰流 I_m 不能超过 300 毫安, 而这里是 252 毫安, 都能满足要求。因此, 采用整流管 6Z4 是没有问题的。如果不能满足要求, 就要重新选择别种整流管, 并且重作计算。

四、变压器电参数的计算

1. 整流线圈的伏安数。前面已求出整流线圈的电压有效值 U_2 为 280 伏, 电流有效值 I_2 为 85 毫安, 而整流线圈有两只, 因此整流线圈的伏安数

$$(VA)_{T_2}=2U_2I_2=2\times 280\times 0.085=49 \text{ 伏安}$$

2. 灯丝线圈的伏安数。整流管及其他电子管灯丝电压均为 6.3 伏, 但估计到线圈内阻有压降, 因此将两只灯丝线圈电压 U_3 及 U_4 均设计为 7 伏。6Z4 的灯丝电流 I_3 为 0.6 安。其他四只电子管的灯丝总电流为 1.44 安, 另再准备用这个灯丝线圈的电压, 供给收音机两只小指示灯用, 估计电流为 0.5 安, 因此这个灯丝线圈的总电流 I_4 为 $1.44+0.5=1.94$ 安。这样分别算出两个灯丝线圈的伏安数

$$(VA)_{T_3}=U_3I_3=7\times 0.6=4.2 \text{ 伏安}$$

$$(VA)_{T_4}=U_4I_4=7\times 1.94=13.6 \text{ 伏安}$$

3. 初级线圈的伏安数。先来计算初级线圈总电流有效值。

由于整流线圈中的 I_2 而引起的初级线圈电流可根据公式 $I'_1=1.6\frac{U_2}{U_1}I_2$ 计算, 这个公式适用于单相全波整流电路。求得

$$I'_1=1.6\times \frac{280}{220}\times 85=173 \text{ 毫安。}$$

由于灯丝线圈中电流 I_3 和 I_4 所引起

的初级线圈电流分别是:

$$I''_1=I_3\times \frac{U_3}{U_1}=0.6\times \frac{7}{220}=19.1 \text{ 毫安}$$

$$I'''_1=I_4\times \frac{U_4}{U_1}=1.94\times \frac{7}{220}=61.7 \text{ 毫安}$$

所以初级线圈总电流为

$$I_1=I'_1+I''_1+I'''_1=254 \text{ 毫安}$$

初级线圈的电压即电源电压 220 伏, 于是可求出初级线圈的伏安数


$$(VA)_{T_1}=U_1\times I_1=220\times 0.254=57 \text{ 伏安}$$

4. 变压器总功率。

$$(VA)_T=\frac{(VA)_{T_1}+(VA)_{T_2}+(VA)_{T_3}+(VA)_{T_4}}{2}$$

$$=61.9 \text{ 伏安}$$

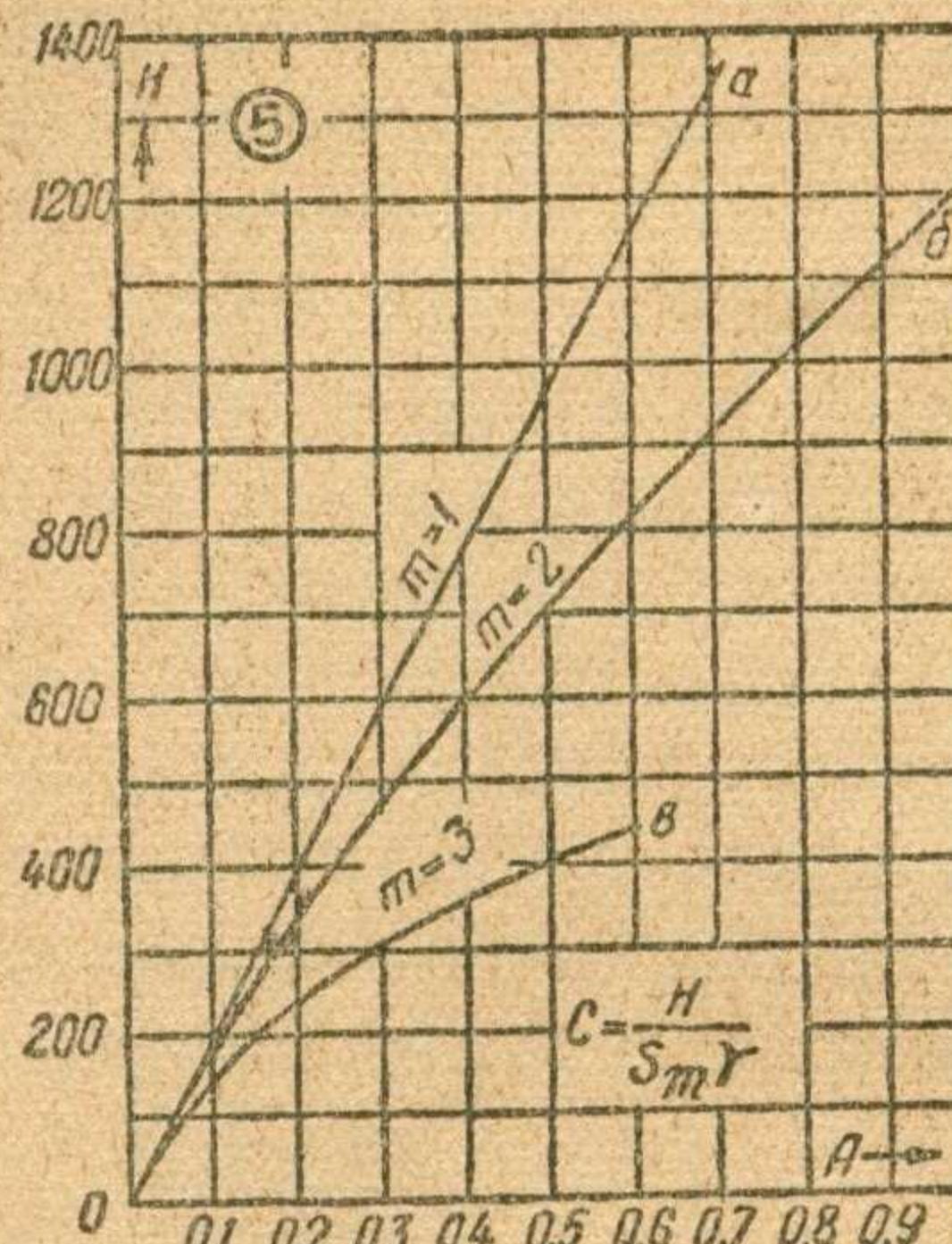求出变压器的总功率以及每个线圈的电压、电流以后, 即可进行变压器的结构设计了。设计方法可参阅本刊 1962 年第 1 期“怎样设计电源变压器”一文及上期封二、三计算图表。



五、平滑滤波器的计算

1. 滤波器输入端脉动系数。“脉动系数”是已整流电流中交流成分与直流成分的比值 ($U_{\text{交流}}/U_{\text{直流}}$), 可用 S_m 来表示。我们先根据 A 值从图 5 中查得参数 $H=360$ (注意 $m=2$, H 表示脉动系数与内阻 r 及滤波电容 C_0 的关系)。另外由电子管手册可知 6Z4 的滤波电容 C_0 一般应用值为 8 微法, 现取 $C_0=8$ 微法。然后可根据公式 $S_m=\frac{H}{rC_0}$ (式中 C_0 的单位为微法), 求得滤波器输入端的脉动系数为:

$$S_m=\frac{360}{500\times 8}=0.09$$

2. 求出滤波器的平滑系数 q 。可用公式 $q=S_m/S'_m$ 来计算。式中 S'_m 即设计题目中所要求的脉动系数, 也就是滤波器输出端的脉动系数。把各量代入得 $q=0.09/0.002=45$, 即滤波器需要将输入端的脉动成分

降低到 $1/45$ 。

3. 计算滤波器的 L 和 C_1 值。由公式

$$LC=\frac{(q+1)10}{m^2}, \text{ 求出 } LC_1 \text{ 的乘积为}$$

$$LC_1=\frac{(45+1)\times 10}{4}=115$$

式中 L 的单位用亨, C 的单位用微法。

如取 $C_1=C_0=8$ 微法, 则可求得


$$L=115/8 \approx 14.5 \text{ 亨}$$

可取 L 为 15 亨。另外尚须注意滤波电容器的耐压 $=\sqrt{2}U_2=\sqrt{2}\times 280 \approx 400$ 伏。

因此可以采用容量为 8 微法、工作电压为 450 伏的电解电容器两只, 以及电感量为 15 亨、电流为 80 毫安的低频扼流圈一只, 组成 Π 型 LC 滤波器。

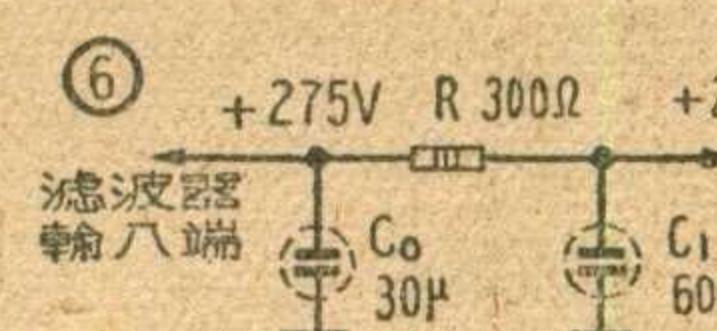4. RC 滤波器的计算。采用 LC 滤波器, 由于低频扼流圈的电感量较大, 交流阻抗大, 能有效地阻止交流电流通过, 因此滤波效能好。并且它的直流压降很小, 损耗也小。但它的体积大, 笨重, 价格昂贵。在近代收音机中常采用 RC 滤波器, 它的滤波效能较低, 且电阻直流压降较大, 为了用较小的 R 值, 达到一定的滤波效能, 必须采用较大的滤波电容 C 。 RC 滤波器的平滑系数可由公式 $q=Rm\omega C$ 来计算。式中 m 是变压器整流线圈的相数 (半波 $m=1$, 全波 $m=2$), ω 是所用交流电源的角频率 ($=2\pi f=2\pi\times 50=314$), R 的单位为欧, C 的单位为法。

本例中如用 Π 型 RC 滤波器时, 可采用图 6 的电路。 C_0 、 C_1 需采用较大的电容量, 滤波电阻 R 可按照允许的压降来计算。例如滤



波器输入端的整流电压为 275 伏, 通过 R 的电流为 78.5 毫安, 允许在 R 上的压降为 25 伏, 可求得 R 的数值为

$$R=25/0.0785=280 \text{ 欧}$$

取 R 为 300 欧, 电阻所消耗的功率 $P=I^2R=(0.0785)^2\times 300=1.85$ 瓦, 可取额定功率为 3 瓦的碳膜电阻或线绕电阻。

如 C_0 用 30 微法, 则滤波器输入端的脉动系数

$$S_m=\frac{H}{rC_0}=\frac{360}{500\times 30}=0.024$$

根据所要求的脉动系数 0.2%, 求出滤波器应有的平滑系数 $q=\frac{0.024}{0.002}=12$, 再由公式 $q=Rm\omega C$ 求出 C_1 :

$$C_1=\frac{q}{m\omega R}=\frac{12}{2\times 314\times 300}=63.5 \text{ 微法}$$

可取 $C_1=60$ 微法。

自动調節收音机

董春升

这架能自动调节的收音机是北京市东城区少年之家无线电小组俞兴仁、戴全浮、王德礼等三个初中学生制作的。他们利用课余时间，刻苦钻研，遇到困难不怕，失败了也不灰心，经过两年多坚持不懈的努力，终于实验成功，在上届全国无线电工程制作评比中荣获特等奖。自动调节机构包括声源控制、选项程序控制、自动调谐时间控制和电源定时开关控制等几项设备。本刊上期已经介绍了其中选项程序控制设备部分的情况。现在再把其他三个部分介绍出来，供大家参考。

——编者

自动调谐时间控制

在程序控制的第一程序中，由调谐马达带动双连电容器转动，进行自动调谐。每调到一个信号较强的电台时，马达电源自动断开，使度盘指针停留在这一电台上，以供听者选择，历时5~6秒钟后，马达电源又自动接通，使双连电容器继续旋转。这些动作的进行由调谐时间控制设备控制。其电路结构如图8所示。

工作原理 这一部分的控制能源来自收音部分的自动增益控制负电压。把这个负电压接至电子管V₁的栅极，可以控制屏

极回路上的高灵敏度继电器。收音机未调谐到电台信号时，无自动增益控制电压输出，这时V₁栅极负电压很低，屏流很大，继电器P₃接点吸合，

使继电器P₄电路接通。收音机调谐到电台信号时，V₁栅极负偏压增高，屏流降低，P₃接点释放，使P₄断路。所以继电器P₄在有信号时不工作，无信号时接点吸合。

继电器P₄上有A、B、C三组接点。A、B两组控制着由V₂、P₅组成的一个电子延时继电器（即调谐时间自动控制器）。C组和继电器P₅联合控制着调谐马达的旋转。

无信号时，P₄吸动，它的接点A₀₂，B₀₂，C₀₂闭合。P₄的A₀₂使V₂栅极接地，同时B₀₂接通电容器C₁的两端，短路放掉它在调谐到电台时所充的电。由于V₂栅极接地，因此V₂栅极加上了由R₄产生的负偏压，V₂的屏流减小，所以继电器P₅不工作，它的接点02闭合。这时C₀₂和P₅的02把马达电源接通进行调谐。

有信号时，P₄因V₁加有负偏压而不能吸动，它的A₀₁、B₀₁、C₀₁等接点闭合。P₄的A₀₁使电容器C₁一端接地开始充电，在C₁充电的时间内，P₅仍不能吸动，C₀₁和P₅的02把调谐马达两极短路（参看上期第14页图2），防止马达及其随动机构的惯性使已经调谐好的电台失调，以提高调谐的准确度。电容器C₁充电到一定程度后，电子管V₂屏

流上升达6毫安，继电器P₅才能工作。这样，利用电容器C₁的充电可以使继电器的吸动迟延约5~6秒。P₅吸动后，它的接点01闭合，接通马达电源，继续进行自动调谐。调到电台信号消失后，继电器P₄和P₅又恢复到无信号时的状态。

为了避免因电源电压变化而影响自动调谐和调谐时间控制的准确

度，电子管V₁、V₂的屏极高压是经充气稳压管WY4P稳压后供给的。

零件和安装 继电器P₃要求灵敏度高，直流电阻为8000欧、工作电流1~2毫安。继电器P₄是电话上用的中间继电器，直流电阻为4000欧。P₅是GDZ-401型灵敏继电器，直流电阻3500欧，工作电流5~6毫安。电容器C₁要用优质纸介电容器，以保证延时的稳定和可靠。装置时P₃可竖立安装，使接点不受重力影响，以保证高灵敏度继电器的可靠性。



调整 这部分的调整，主要是继电器P₃的弹簧和接点与铁心之间的间隙。调整得正确时，调谐到电台后，它的接点应能很敏捷地释放。调整前要仔细检查继电器各组接点接线是否正确，特别注意对马达电源有无短路现象，避免烧毁马达电源整流器的晶体二极管。收音部分的灵敏度、选择性对继电器P₃的动作有很大关系，特别是选择性的影响很大。选择性不好，自动调谐极容易发生调偏。所以在调整自动调谐前，必须先把收音部分的选择性和灵敏度调整好。

调谐时间的控制，以在5~6秒钟以内为最恰当。调整时在V₂的屏极回路中串接10毫安电流表，变动R₃的数值，使它的屏流在5~6秒钟内达到6毫安。然后再按图9方法调整继电器P₅，旋动电位器使电流固定在6毫安，再调整弹簧及间隙，使接点正好吸合。

单音频声源控制

单音频声源控制是利用一定的声音频率在有限距离内进行无线控制的设备。其工作程序是将话筒接受的声音转换成音频电流进行放大，经过频率选择，再经放大来控制电子延时继电器。延时继电器再经中间继电器来操纵程序控制的步进选择器（图10）。频率选择部分要消耗一定的能量，所以采用三级放大，电路结构见图11。


工作原理 电路中前置放大和一般放大器相同，第二级是频率选择部分，采用

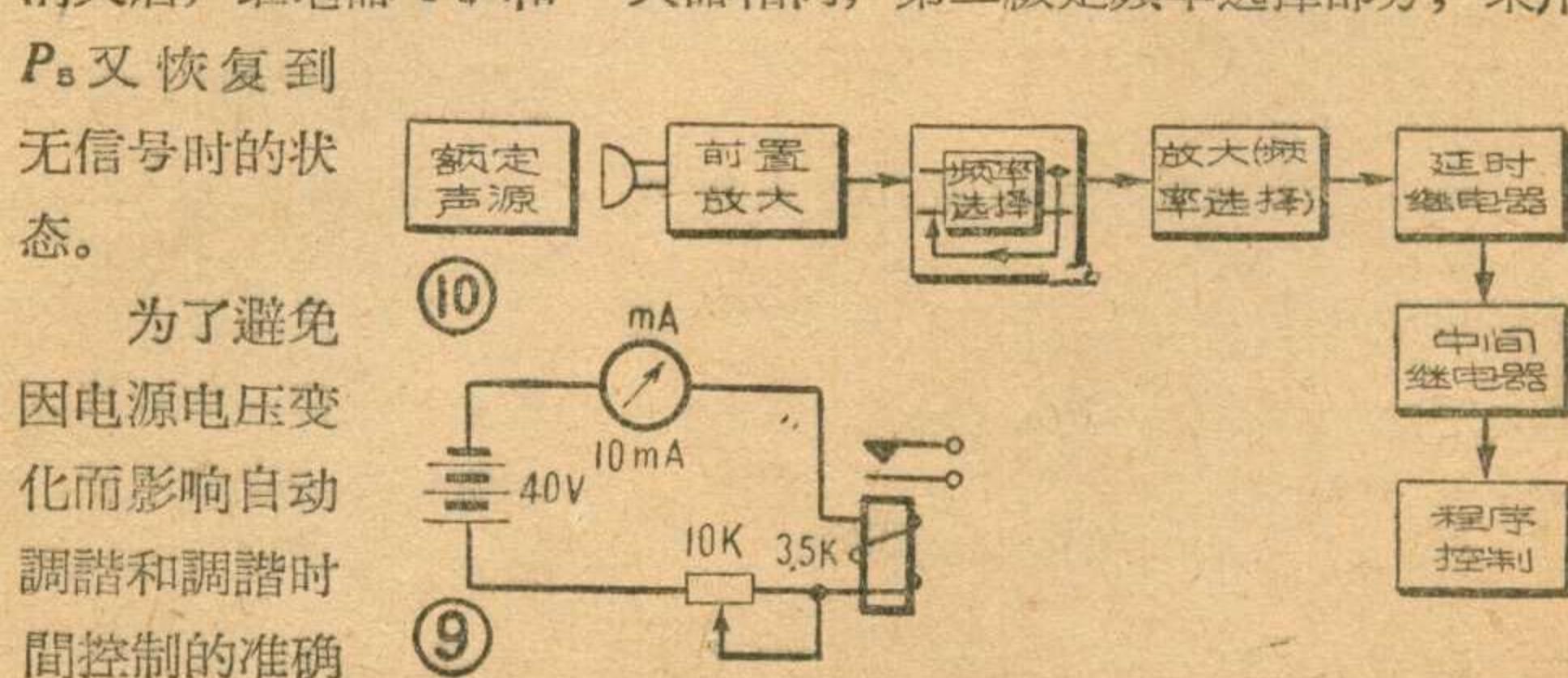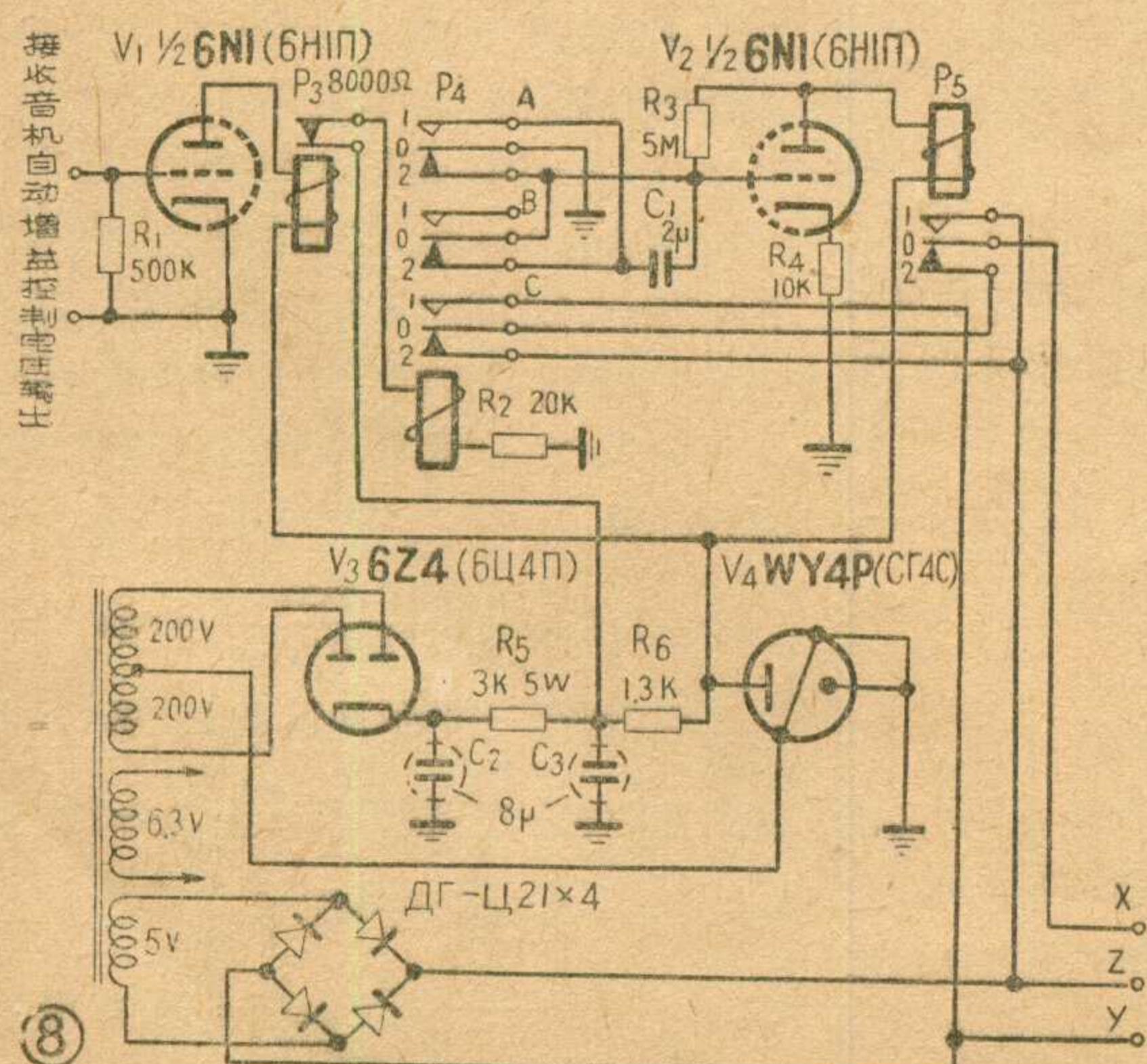

时间如不足，可适当增加 R_{16} 或 C_{12} 的数值。

电源定时开关控制

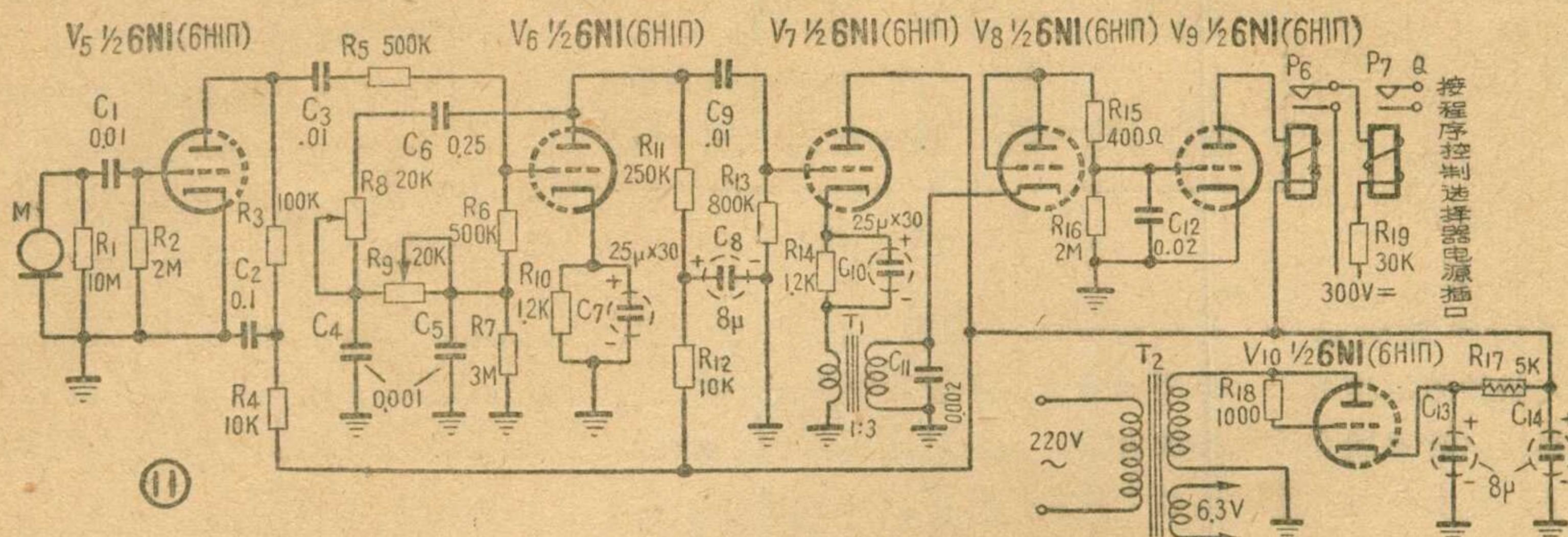这架收音机的电源可以按照预定时间自动接通开机；经过 30 分钟以后，又自动断开关。定时开机是由



电子管滤波放大器。在这一級里电子管 V_6 的输出、输入端加有如图 12 (甲) 所示双节低通滤波器的负反馈电路。滤波器的滤波特性见图 12(乙)。变动 C_4 、 R_8 和 C_5 、 R_9 可以得到不同的截止频率。因为是负反馈，所以在这里电子管 V_6 形成一个高通滤波器，特性与图 12 (乙) 所示恰好相反，只有高频电流可以得到足够的放大。本机选用截止频率约在 8000 赫上下，为的是尽可能降低收音机本身发音对声控部分的干扰。

第三放大级采用阴极输出，可使前级滤波放大器的选择性提高。阴极输出变压器的次级与 C_{11} 并联构成谐振电路，对高通滤波后的音频电流进行一次调谐选择，调谐后得到约为 8000 赫的固定音频电流，通过电子管 V_6 进行整流。整流后的电流持续时间与哨声长短有关。一般情况，这个电流持续时间是短促的，直接用来控制中间继电器以操纵步进选择器，往往不能完成动作。所以在第三级以后加装一个延时继电器（延时时间为半秒钟），以便在哨声信号很短促的情况下，使步进选择器仍能完成动

作。在这里，继电器 P_6 的接点在工作时是分开的。当吹哨时， V_6 输出已整流的电流，并对 C_{12} 充电。这个电流在 R_{16} 上产生一个负偏压，使 V_9 屏流截止， P_6 不工作，于是它的接点闭合，接通中间继电器 P_7 。哨声停止后， V_6 没有输出，但由于 C_{12} 的放电， P_6 不致立即恢复正常（延迟吸动）。

零件 谈筒是晶体送话器，曾用其他型式谈筒试验，效果都不及晶体式的好。负反馈线路上低通滤波器的 R_8 、 R_9 可用电位器，以便于调整。电容器 C_4 、 C_5 最好采用质量较好的油浸密封或云母电容器，可提高滤波器选择性。阴极输出变压器 T_1 可以 3:1 低频变压器反转使用，继电器 P_6 为灵敏继电器 (GDZ-401 型)，直流电阻 3500 欧。中间继电器 P_7 为直流电阻 4000 欧、工作电流 6 毫安的电话继电器。

安装和调整 这一部分放大共有三级，安装时零件布局如不合理，很容易产生反馈，使继电器吸合不能释放。特别是第一级放大应加屏蔽隔离。如发现继电器长时间吸合不能释放，可如图 13 所示，将 R_2 改为两电阻串联，取其分压，或将 R_2 改为电位器控制输入，以降低第一级放大的灵敏度。

调整电子管滤波器时可用电子管电压表并联在 V_6 的屏极负载上，根据哨声调整 R_8 和 R_9 ，通过电压表确定其阻值，调到使哨声增益既不是显著降低，也不是大幅度上升的地方，即为截止频率的一点。然后再把电子管电压表并联接在阴极输出变压器的次级两端，变动电容器 C_{11} 的数值，确定一个对哨声额定频率增益最大的数值予以固定。







延时继电器的延迟

小时钟的闹铃设备和一个交流继电器管理。闹钟铃锤部分经过改制成为点开关（见图 14），每响一下，开关可以闭合一次。自动关机则受一只双三极电子管 (V_{11}) 组成的延时继电器控制。这部分的电路结构见图 15。

工作原理 闹钟响铃时，点开关闭合，交流电源通过 P_6 静接点及点开关完成通路，使交流继电器 P_6 动作。继电器 P_6 上有两组接点，一组控制全机电源，另一组使继电器自锁，所以从第一声铃响开始，电源即可接通。铃停以后，点开关仍旧是断路的，不影响自动关机。

定时关机采用串联的两个长时间延时继电器。电源接通后，电子管 V_{11} 第(1)部分屏流流通，继电器 P_{10} 线圈上产生电压降，电容器 C_2 通过电阻 R_3 开始充电。充电电流通过 R_3 产生电压降，使栅极对阴极处于负电位，限制屏流增加。随后， C_1 充电电流减小，栅负电压也降低，又使屏流相应增加，促使 C_1 进一步充电。由于这样循环作用， C_1 充电要经过一定时间才能充满。因此，屏流是渐渐增加的，到达一定数值时，继电器 P_{10} 动作，使 V_{11} 第(2)部分阴极接通，也按照上述同样原理工作。再经一段时间后，继电器 P_6 动作，它的接点断开，而使电源关闭。每一继电器最长延时为 15 分钟，旋动电位器 R_2 、 R_3 可以调节整个延时系统的工作时间，在 3 分钟至 30 分钟范围内任意选择。

(下接第 15 页)

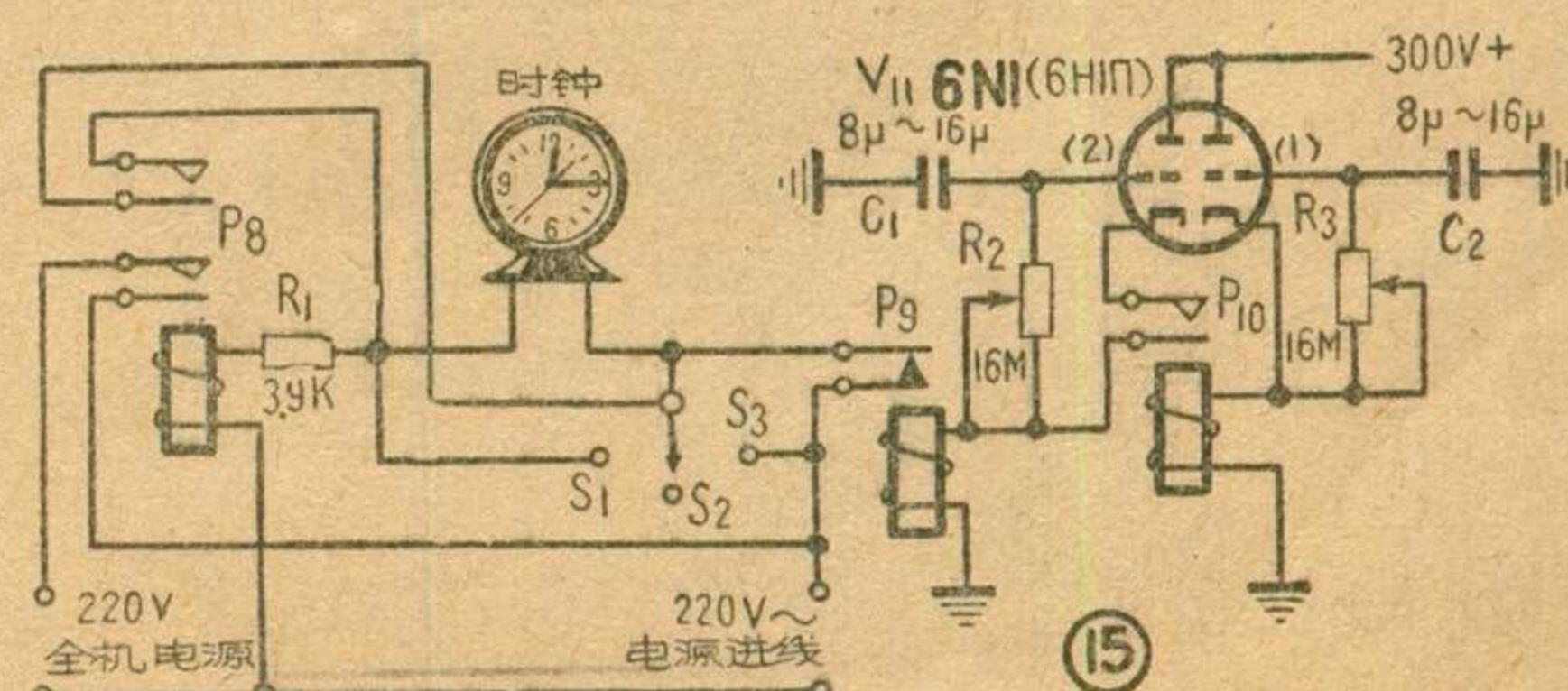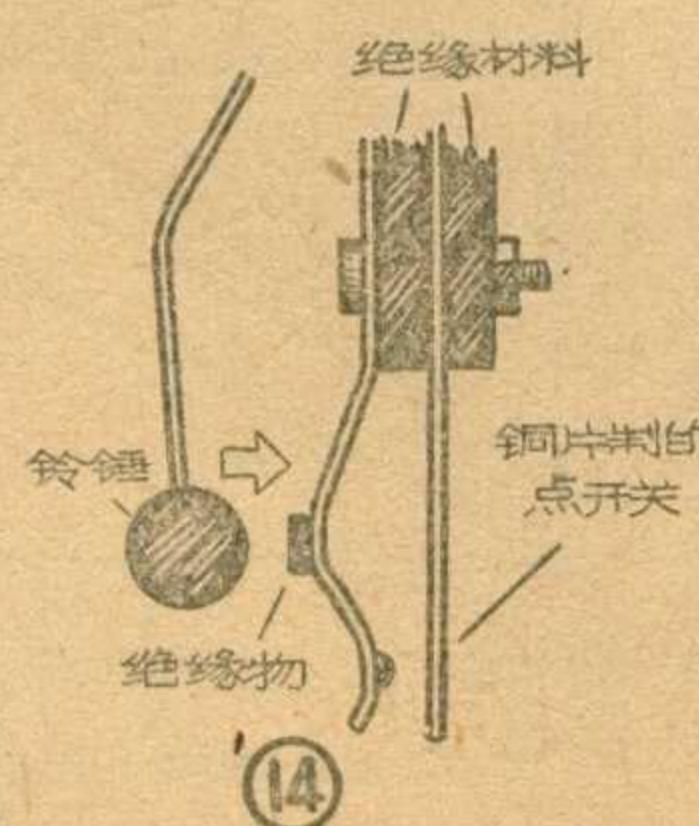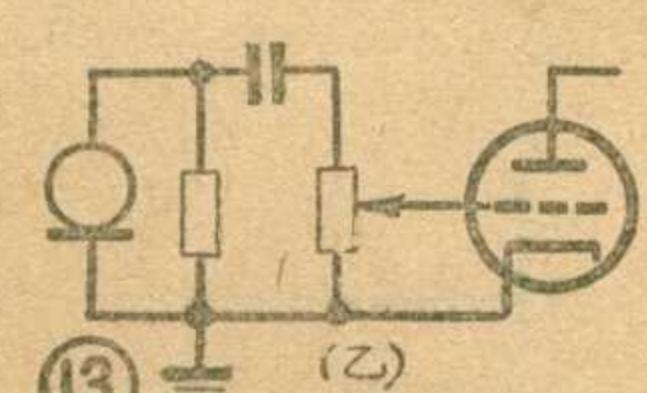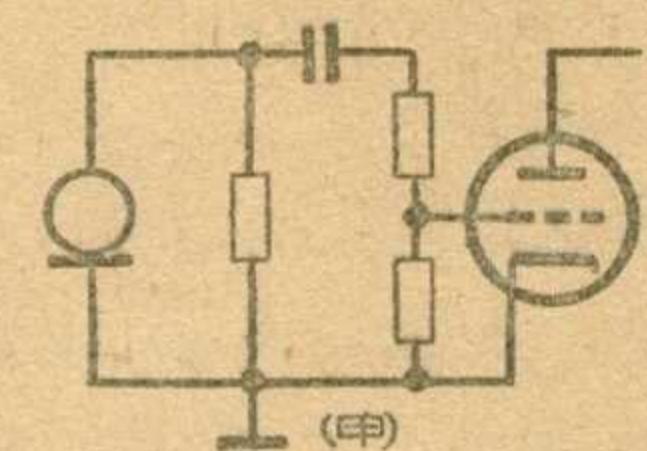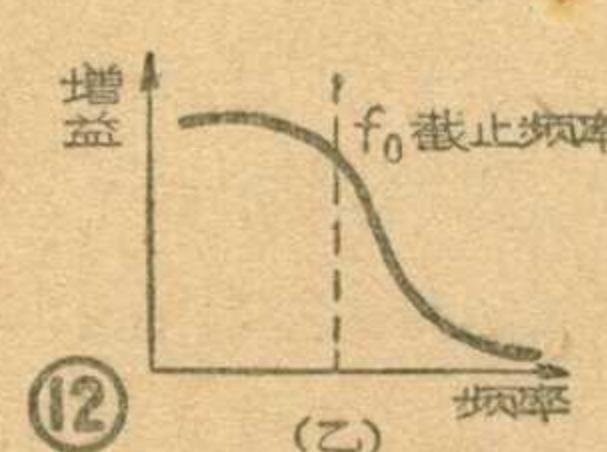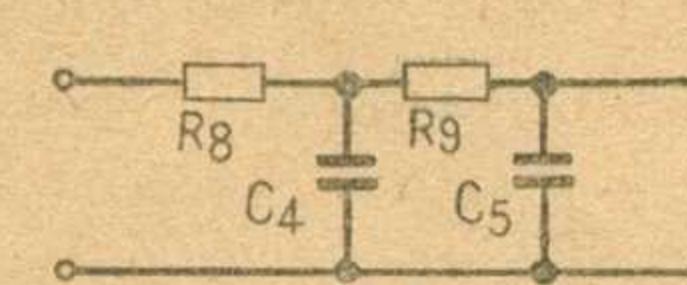


省电的晶体管低放电路

范思源


在晶体管低頻功率放大器中，最常用的电路是甲类单端放大和甲乙类推挽放大。前者把工作点选择在集电极特性曲綫直綫部分的中点，后者則选择在直綫部分的起点上。和电子管功率放大器一样，甲类晶体管放大器的傳真度高，但輸出功率小，效率低（就是說在消耗同样的电源功率下，轉变成送往揚声器的低頻信号功率比較小）。而甲乙类晶体管放大器則效率高，設計得好时失真也不大，但对晶体管的对称性要求較高。如果用两个特性并不一致的晶体管組成推挽式电路，那么往往收不到很好的效果。

甲类放大器为什么效率不高，而甲乙类放大器的效率为什么較高，可以簡單地用下面的現象來解釋。

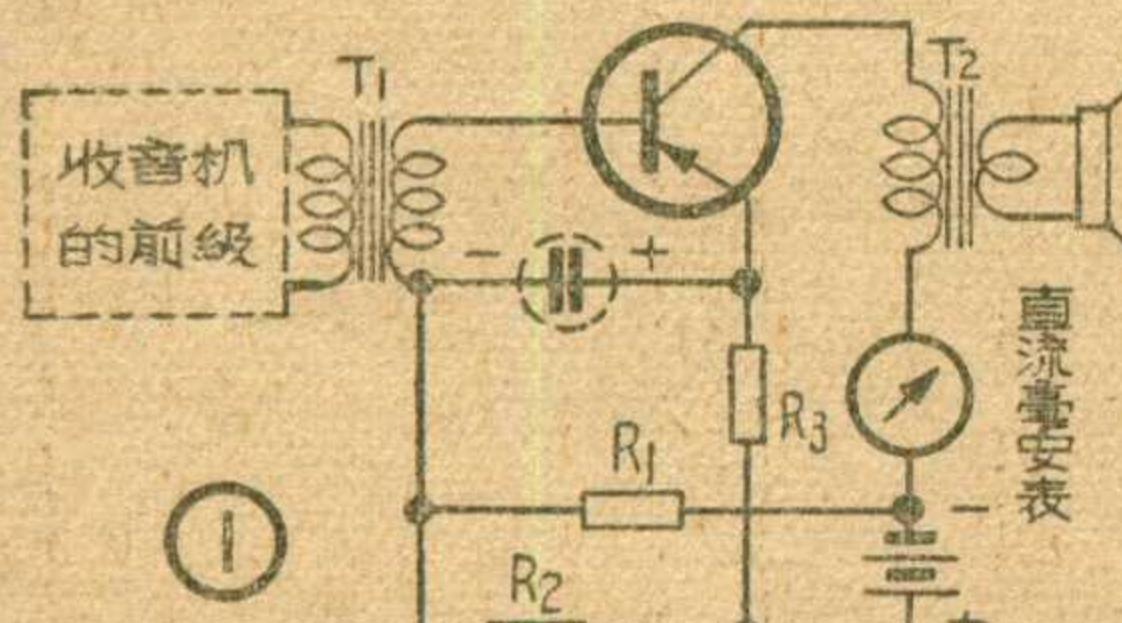如果我們把一个直流毫安表串接在晶体管收音机功率放大級的集电极回路中，我們就会发现甲类放大器（如图1）上的直流电流表，不管收音机是否收有电台，也不管收到的电台声音强弱，电流指示数基本上是不变的，一直保持着一定的数值。而甲乙类放大器（如图2）上的直流电流表，隨



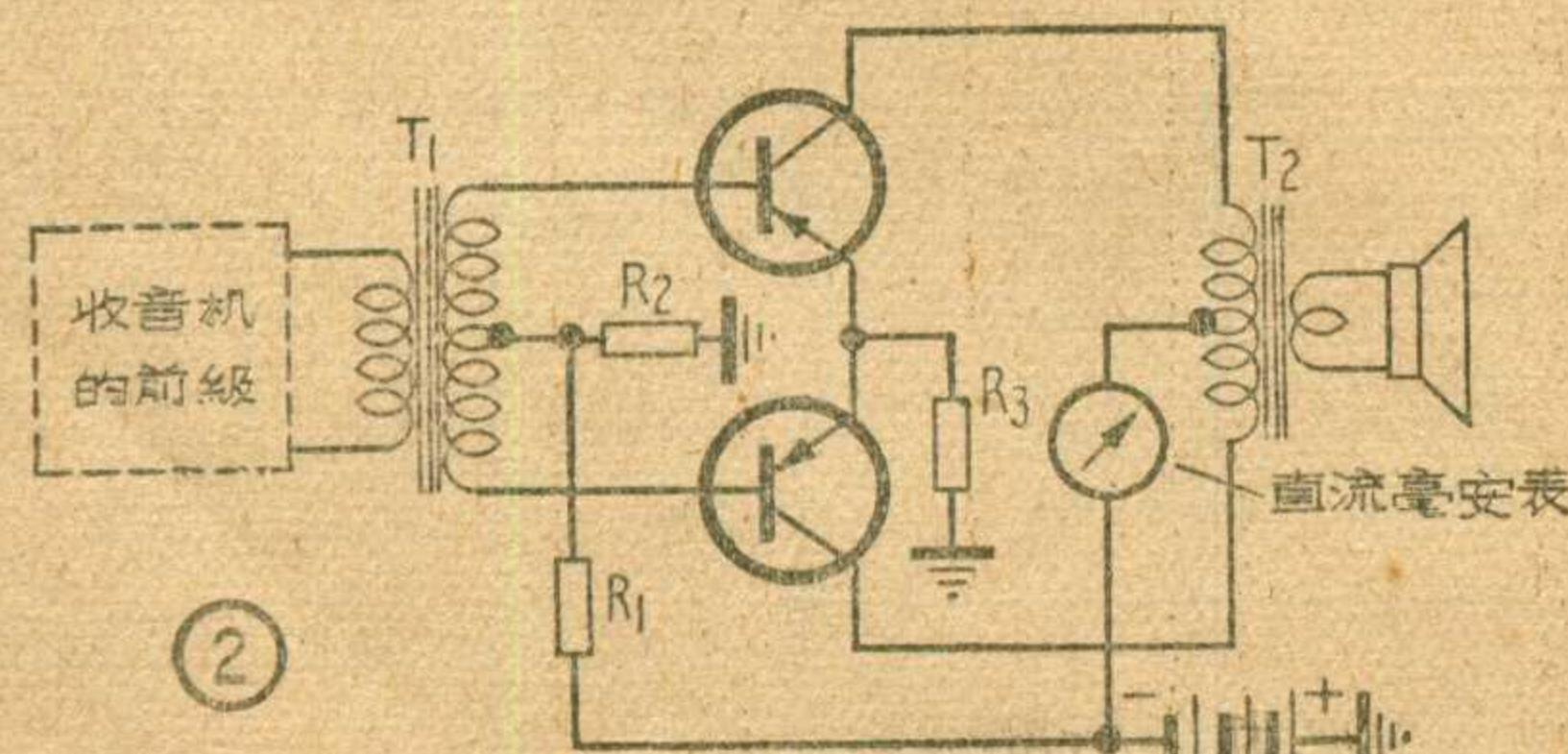着声音的强弱，电流指示数随时都在摆动，当收音机未收到电台或声音較小时，电流表的讀数很小，說明这时收音机所消耗的功率很小，当收音机收有强力台时，揚声器上的輸出很大，这时电流表的讀数才大量上升。电台



广播的节目，它的声音总是有輕有重，而甲类放大器不管声音多輕却消耗同样的电流，因此对比起来甲类放大器的效率就显得低了。

能不能提高甲类单端放大器的效率？这是大家最关心的一件事。尤其是晶体管收音机，它多半采用电池作电源，虽然总的說来晶体管收音机很省电，但能不能做得更省电，节省經常的費用，仍然是一件很有意义的工作。



下面介紹一种省电的甲类低頻功率放大电路，这种电路也叫作“滑动甲类放大电路”。它是在普通甲类单端放大器的基础上略加修改而成，它的效率几乎可以与甲乙类放大器比美，电路如图3。

在输出变压器 T_2 的次級上多繞一个次級圈 n_3 （一般为 n_1 的 $\frac{1}{4}$ ），一端接在基极分压电阻 $R_1 R_2$ 的連接点上，另一端通过一个二极管 D_1 接到基极回路去（ D_1 的极性不能弄錯。如果晶体管为 NPN 型，那么二极管的极性要倒过来）。基极电阻 R_1 和 R_2 是决定晶体管靜态工作点的，它的作用和图1中的 R_1 及 R_2 完全相同，一般調整在集电极电流为 1 毫安附近，这就是沒有信号輸入时的电流。一旦有信号輸入时，输出变压器 T_2 的次級 n_3 上就有电压输出，信号强声音大时电压高，信号弱声音小时电压低，这个电压通过晶体管基极回路及 D_1 进行整流，电流的运行如图4。晶体管加有一定的偏压（由 R_1 及 R_2 决定），它供給基极回路一个固定的偏流，如

果我們将这个固定偏压及其所产生的偏流不去考虑，那么 n_3 上的交流电压只有当极性如图中所示的方向时， D_1 才能通流，此时晶体管的发射結和基极电路作为整流器的負載，并联在負


載两端的电容器 C 将交流成分旁路，而流經負載的直流电流方向是和基极固定偏流的方向相一致的。因此当信号增大时，流經发射結的基极偏流也相应地增大，使

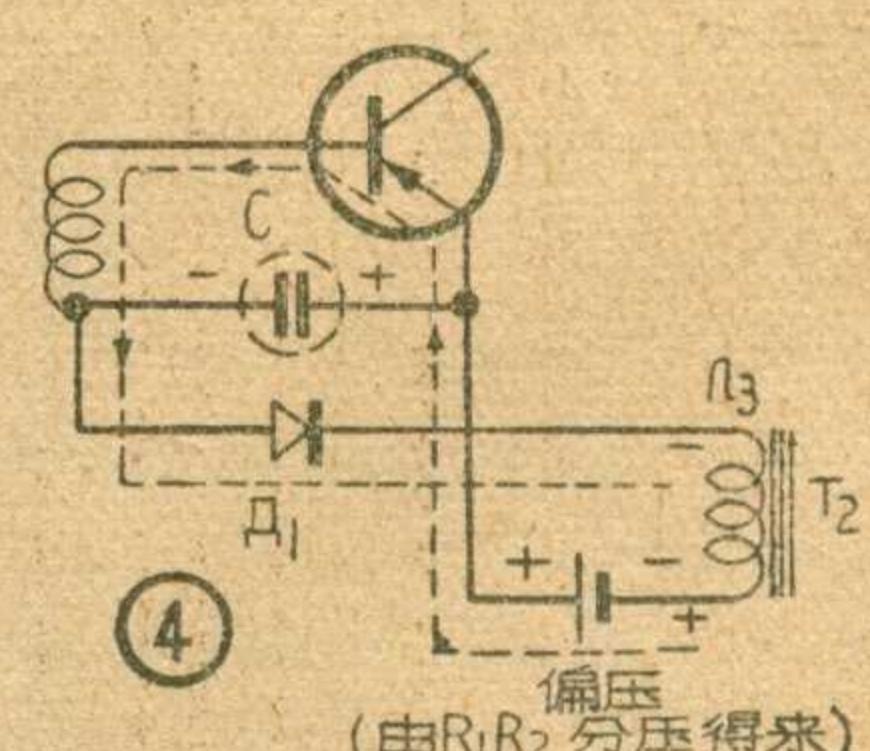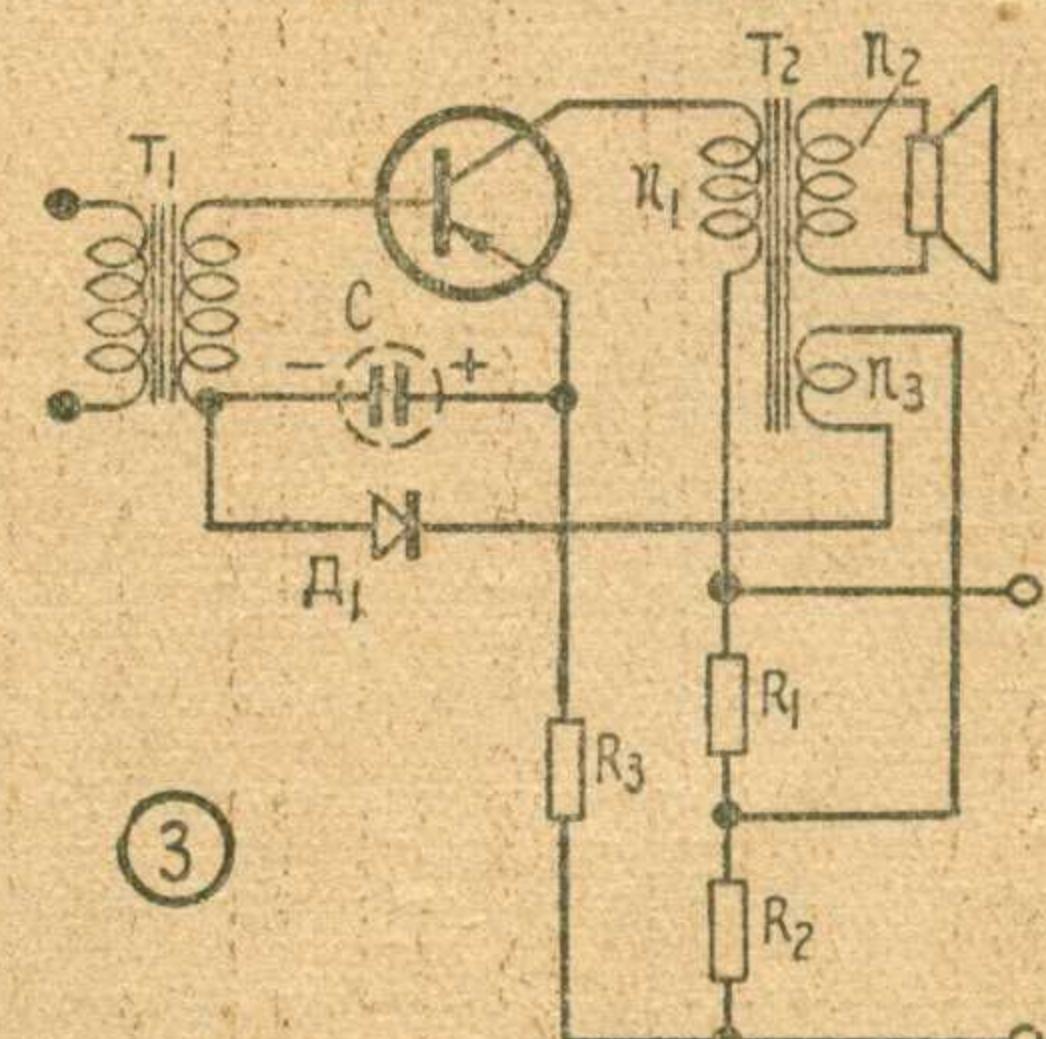晶体管的集电极电流上升，工作点升高；一旦信号减小时，偏流降低，工作点也下降。如果用一个直流电流表串




偏压
(由 $R_1 R_2$ 分压得来)

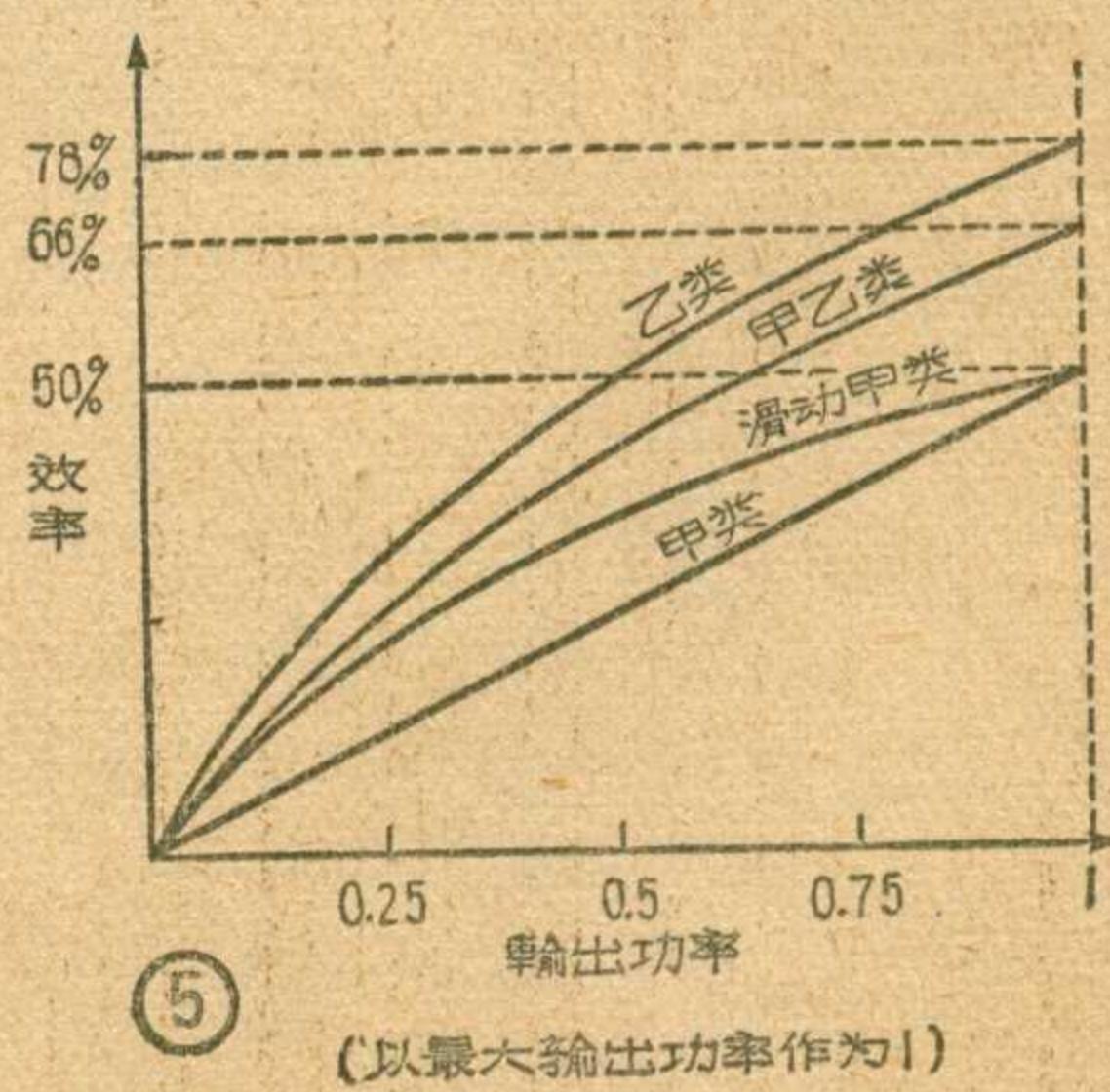接在集电极回路中，电流表讀数就会随着信号的强弱发生摆动。滑动甲类放大器的效率与甲类及甲乙类、乙类放大器的比較如图5，可以看出在輸出功率較小时（例如为最大輸出功率的 $\frac{1}{4}$ 或 $\frac{1}{2}$ 时），滑动甲类放大器的效率几乎与甲乙类接近，只有在最大功率輸出时它的效率才等于甲类放大器。而收音机經常处于最大輸出功率的机会究竟不是很多的，因此滑动甲类放大器还是能起到提高效率的



（以最大输出功率作为1）

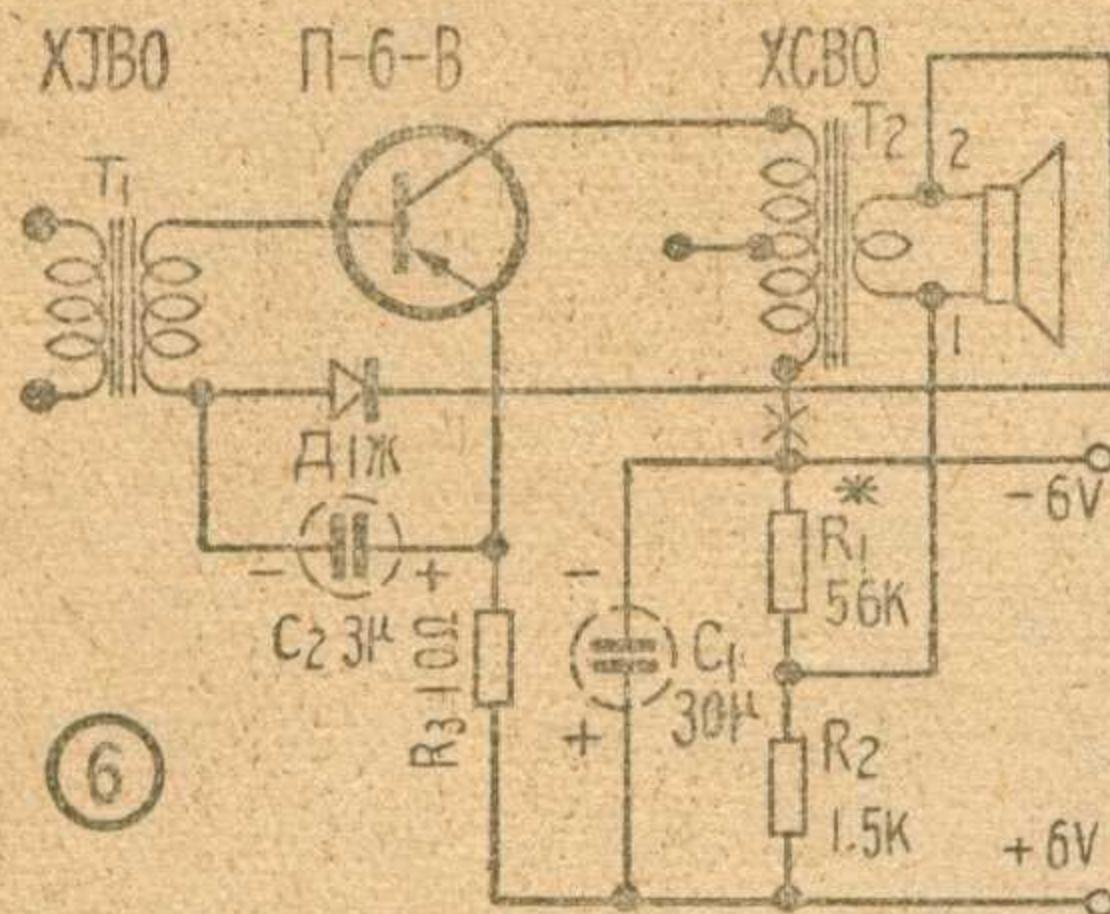

效果。

无线电爱好者如想把普通的甲类放大器改换成滑动甲类放大器，可参考图6的电路。

这是一个以Π—6型晶体管装成

的滑动甲类放大器，输入及输出变压器采用华北无线电器材厂出品的XJBO型和XCBO型，调整时首先固定基极电阻，可在图中画×处串接一个20毫安左右的直流电流表，调整R₁的阻值，使电流表的读数为1毫安左右，此值不宜太大，否则效率就会受损失。然后收一个电台听一听。为了使回授的信号相位合适，可先将C₂焊开一端，如果发现在收音时附带有“丝丝”的尖叫声，可将输出变压器次级上1、2两线头对调一下，这时就不应该再有尖叫声，说明相位已经合适，然后再接上C₂。C₂不宜

太大，否则失真会增加，调整时可适当增减，使失真最小为止。

本放大器的最大输出时的电流约为12毫安左右，当信号强弱变化时，电流表的指针在1—12毫安内摆动。

根据电路的原理，滑动甲类放大器会发生两种类型的失真，其一是由于整流作用所引起，使信号的正半周发生波形失真，另一种是瞬态失真，即当信号强弱发生突变时，由于电路存在有一定的时间常数（主要由C₂决定），往往产生工作点升高跟不上需要。在试验时应适当兼顾，但一般说来失真还不是很大的。

（上接第13页）

S₁、S₂、S₃是一个单刀三掷开关，接在S₁时为非定时开机，S₂为定时开机和定时关机，S₃为定时开机和非定时关机。

零件安装和调整 继电器P₉为交流继电器，电阻R₁为限流电阻，大小视继电器需要决定。继电器P₉、P₁₀是GDZ—401型灵敏继电器，直流电阻5000欧。电容器C₁、C₂为优质纸介电容器，可用日光灯上的电容器代替。R₂、R₃阻值很高，可用几个电阻和电位器串联起来使用。

在闹钟内安装点开关，应当注意绝缘问题，否则钟身带电。延时继电器的调整，是在电子管的每个屏回路中串接电流表。电源闭合接通后，动作部分的表针将不断偏转，到15分钟前后停止不再上升。这时的电流大小便作为继电器的动作电流。然后再按图9相同的方法调整继电器P₉、P₁₀的弹簧和接点距离，使它能够按照这个电流大小而动作。

更 正

- ①1963年第1期19页中栏倒数第18行“无帘屏电压”应为“无帘栅电压”。②1963年第2期21页右栏倒数第10行“3厘米到8厘米”应为“3厘米到8米”。③1963年第3期5页中栏倒数第18行“以减小铁心电阻”应为“以加大铁心电阻”。④1963年第4期8页中栏第11行“P=U²/R=I₂R”应为“P=U²/R=I²R”；15页左栏第4行“250MA”应为“250μA”；23页中栏第6~7行“550赫到1600赫”应为“550千赫到1600千赫”。⑤1963年第5期13页左栏倒数第9行“72:1”应为“7.2:1”。

消除电视机机关机光点的另一方法

关于消除电视机机关机时的光点，本刊1963年第1期已介绍过一种方法。这里以苏联“记录”牌电视机为例介绍另一种方法。如图1所示，在亮度控制电位器R₂₇和电容器C₂₄之间加一个1.5~2.2兆欧的电阻R。这样，在关机时，R使电容器C₂₄的放电变慢，显像管阴极电压比栅极上的电压减小得快，从而可以消除或减弱电视机机关机时的光点。这种方法比在高压整流电路中接一个50兆欧电阻好，因为在这里R不承受高压，而且

1.5~2.2兆欧的电阻比较普遍，容易弄到。

（尤阳熹编译）



图书介绍 《超外差式收音机》修訂本


馮報本編著 定價1.60元

《超外差式收音机》第一版自1956年出版以后，受到广大无线电爱好者的欢迎。最近，根据读者的意见，又请作者作了修订补充。在修订本中，介绍了磁性天线、磁性瓷心中频变压器等等新型元件的应用，旧本中引用的外国电子管也改用国产小型管代替，并且增加了有关立体声方面的原理和简易制作方法。在参考电路中，补充了一些较新的商品收音机电路，其中包括第三届全国广播接收机

评比中的优秀产品。此外，对旧本中的一些基本概念、电路分析和叙述也作了必要的修改，使更为严谨、明确。

这本书可以帮助爱好者在掌握了初步的无线电知识和简单的交直流收音机制作技术以后，进一步学习超外差式收音机的制作技术。也可供收音机修理工作者参考。

本书由全国各地新华书店发行。如当地缺售，可向人民邮电出版社发行部函购。

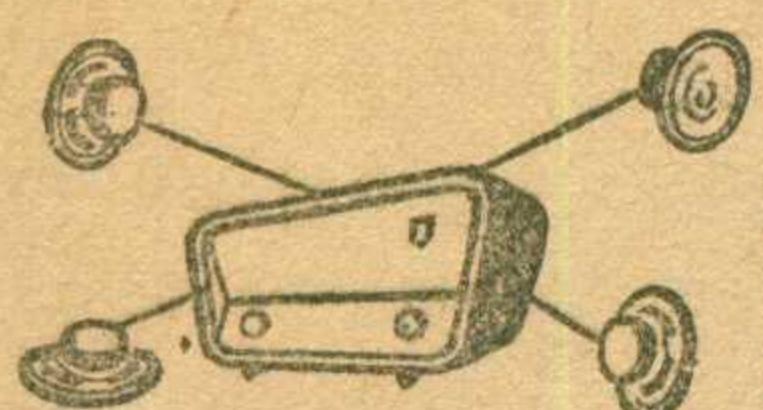


收音机

怎样装接几只扬声器

俞 锡 良

为了改善收音机的音质，有时需要装用几只扬声器，分别放送低音和高音。这里就介绍一下一部收音机装接几只扬声器的方法。

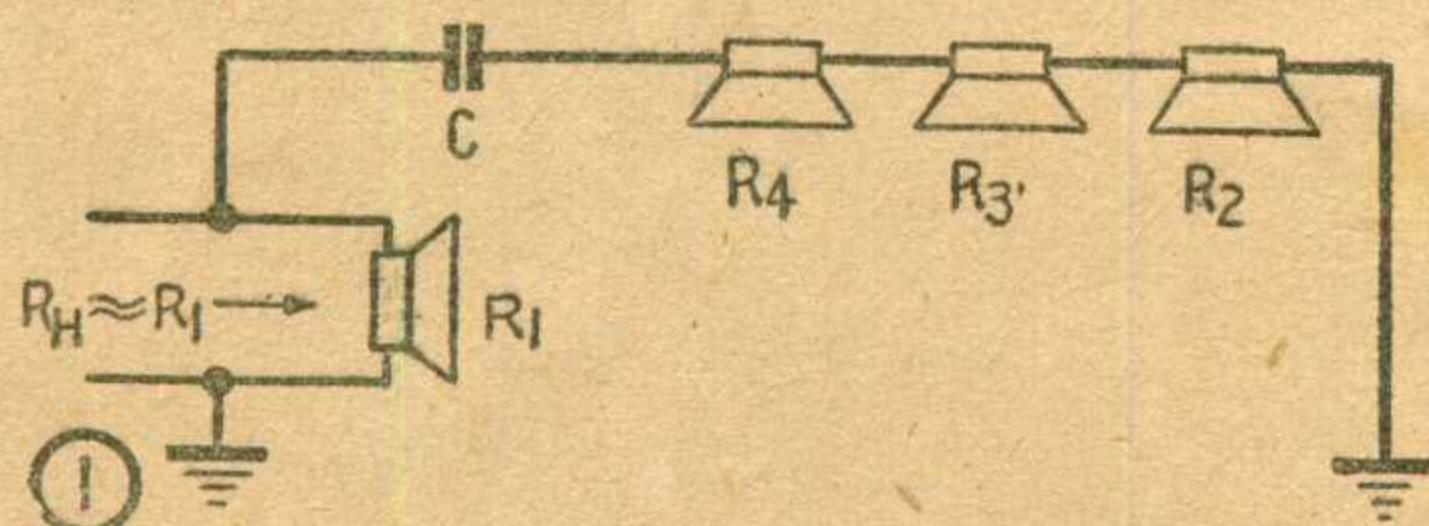收音机装用几只扬声器时，一般是用功率最大、直径最大的低音扬声器作为主扬声器，装在机箱的正面，而用功率较小、直径较小的扬声器作为高音辅助扬声器，分装在正面和两侧面。这是因为声音频率在高于1500~2000赫时，即有明显的方向性，频率愈高，声场的宽度就愈窄，因而在扬声器的侧面听起来就比正面显得高音缺乏。若在收音机木箱两侧各装一只高音辅助扬声器，利用墙壁和家具等物的反射，就会显著减弱方向性，在周围不同的地方听起来都会感到声音“丰富”。在正面再




加装一只高音辅助扬声器，也可以弥补正面高音的不足。

电路的接法如图1。图中 R_1 代表低音主扬声器的阻抗， R_2 、 R_3 、 R_4 代表高音辅助扬声器的阻抗。由于电容 C 对低音频率的阻抗较高，能阻止低音频通过，而对高音频率的阻抗却很低，因此，高音成分能够顺利地通过，从高音扬声器中放送出来。 C 的数值大小与我们设计的高音扬声器支路的截止频率有关。一般截止频率 f_c 选在1000~5000赫的范围内。 C 的数值可用下面的公式来计算：

$$C = \frac{1}{2\pi f_c (R_2 + R_3 + R_4)}$$

为简单起见，扬声器的阻抗 R_2 、 R_3 、 R_4 可用商标上的标称阻抗代入计算。式中 C 的单位为法， R 的单位为欧。

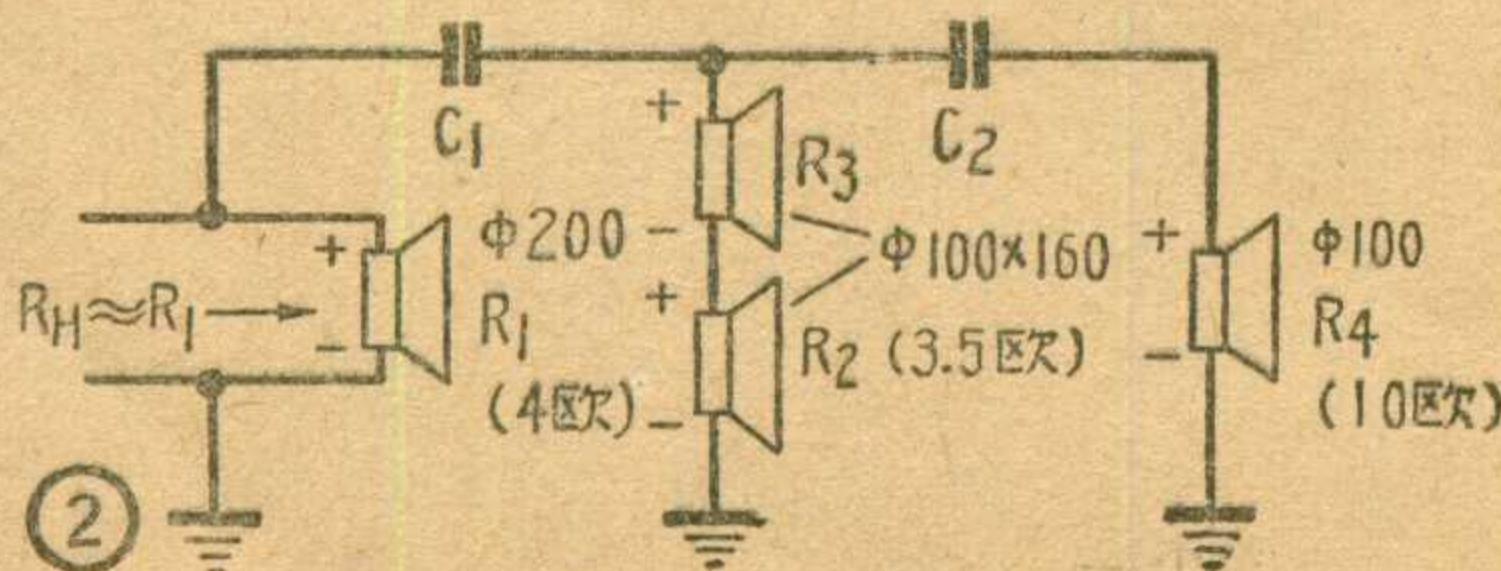几只高音扬声器应该串联起来，这样总的阻抗高，而且从上面公式可看出， C 也可以用小一些的，这就使电容 C 和高音扬声器串联支路的阻抗更大一些，和主扬声器并联后，对负载阻抗的影响就较小了。因此，输出




变压器次级的负载阻抗可近似地认为等于 R_1 。

如果几只高音扬声器的功率和直径彼此相差较大，则把功率和直径最小的扬声器再用 C_2 串联后和其他高音扬声器并联，如图2。此时，

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_{c1} (R_2 + R_3)}, \quad C_2 = \frac{1}{2\pi f_{c2} R_4}$$

其中 f_{c2} 应高于 f_{c1} 。

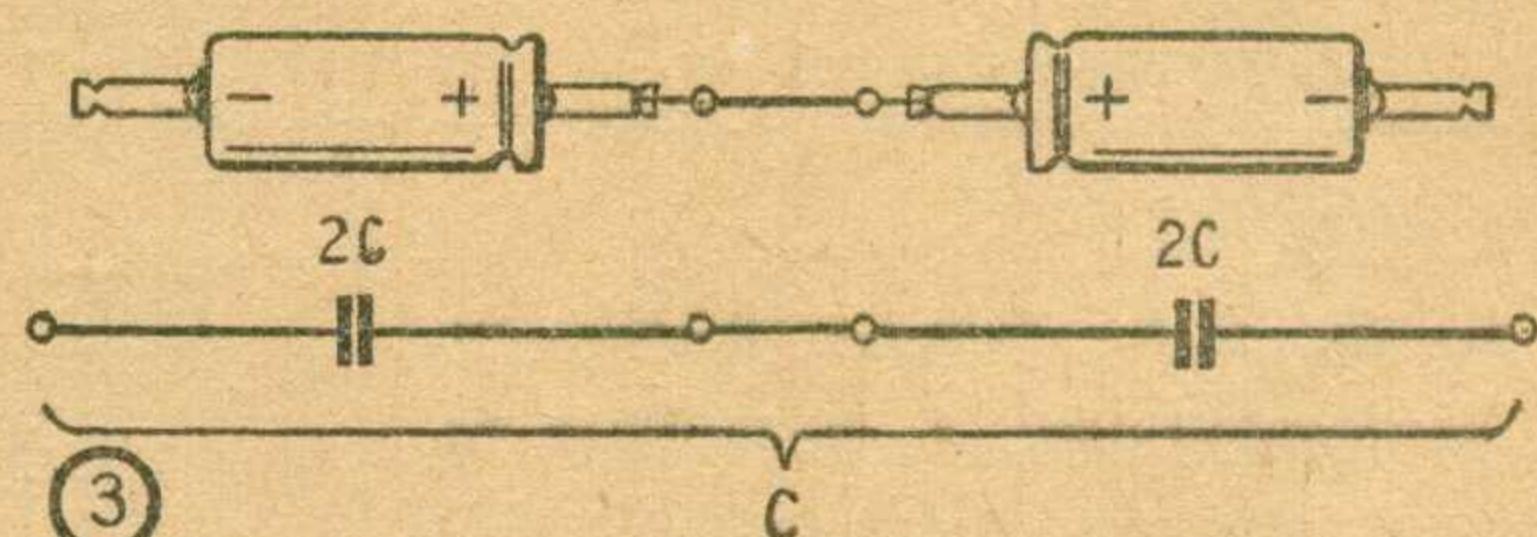C_1 或 C_2 一般在几个微法以上。普通小型纸介电容器没有这么大，最好用金属膜电容器，但价格较贵。用电解电容器也可以，但因电解电容器有正负极性，用在交流电路里会不稳定，所以要用两只电解电容器，正极对正极连接起来，以消除极性。这两个电解电容的数值应比所需的数值大一倍，串联以后总的电容量正好等于所需的电容量（见图3）。



现举一实例如下。设有圆形的Φ200毫米的扬声器一个，阻抗4欧，圆形的Φ100毫米的扬声器一个，阻抗10欧，椭圆的Φ100×160毫米的扬声器2个，阻抗各为3.5欧，怎样使用？

解：将Φ200毫米的作正面主扬声器，Φ100×160的作左右辅助扬声器，截止频率选2千赫，Φ100的作正面辅助高音扬声器，截止频率选为3千赫，电路接法如图2。

$$C_1 = \frac{1}{2\pi \times 2000 \times (3.5 + 3.5)} = 11.4 \text{ 微法}$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi \times 3000 \times 10} = 5.3 \text{ 微法}$$

C_1 可以用两只20微法的电解电容器， C_2 可用两只10微法的电解电容器，各正极对正极串联起来使用。

计算输出变压器时，次级的负载电阻 R_H 仍近似等于Φ200毫米扬声器的阻抗（即4欧）。

如果收音机机箱是现成的，在侧面等再开洞不方便，可索性将高音扬声器放在机箱上面，或者挂在墙角上。因为机箱和助音板只是对低音起作用，因此高音扬声器放在机箱里面或外面是一样的。

多只扬声器同时使用，在连接的时候要注意相位一致，即各个扬声器同一瞬时纸盆振动的方向要一样。不然声波会互相抵消，使音质变坏。测定扬声器极性的方法很简单，拿一节1.5伏的干电池，将扬声器的一个头与电池一个极固定连接，另一个头与电池另一个极断续碰几下，用手摸着纸盆，可以感觉到纸盆振动的方向，根据振动的方向，在接头上注上极性符号。例如扬声器某一个头接电池正极时，纸盆向外振动，就在这个头上记上一个“+”号，而在另一头上记上“-”号，其他扬声器也都同样标注好。在连接的时候，按“+”“-”顺序相串接，接地的头也都是同一个符号即可（参看图2）。

共用一个推挽末級的双頻道放大器

目前对于收音机的音质提出了越来越高的要求。一般的单频道低频放大器是在输出端将高音频和低音频分开，然后分别由高音和低音扬声器放出，这样，对于音质虽然有所提高，但是由于频带分离得不够完善，低音调制失真仍然是很大的。如果分离频带是在放大器的输入端进行，将大大地减少低音调制失真，这就是所谓“双频道低频放大器”。为了减少非线性失真，改善低音的音质，一般双频道放大器均将低音频道做成推挽式，高音频仍采用单臂输出（例如“无线电”1961年第5期的“双频道放大器”）。但是这就需要三只输出电子管，费用较高。

这里介绍的共用一个推挽末级的双频道低频放大器，利用低音频道的推挽输出级兼作高音频的输出，而且两个频道能够各自分开，互不相混，因此它既具有上述电路的优点，而且可以省去一只输出管及相应的元件。


它的工作原理是这样的，低音频电压从倒相级的输出端（关于低音频电压的分离滤波器和倒相级部分图中未画出）以两个相反相位（ 180° 相位差）进入推挽电压放大级的两臂上，然后进入推挽末级的输入端，这与通常的推挽末级相同，低音频由低音扬声器放出。

高音频电压送到电位器 R_2 ，经过两级前置放大，然后经由电容器 C_1 送至推挽电压放大级

的输入端。但是由于降落在电阻 R_1 上的高音频电压是以同一相位进入到两个电子管的输入端的，因此在推挽输出变压器 T_{P1} 中，两个末级电子管屏流的高音频成分彼此抵消，不能由低音扬声器放出，而是通过输出变压器 T_{P2} 由高音扬声器放出的。

双三极管 ECC82 可用 6N1 代替，EL84 可用 6P14 代替。

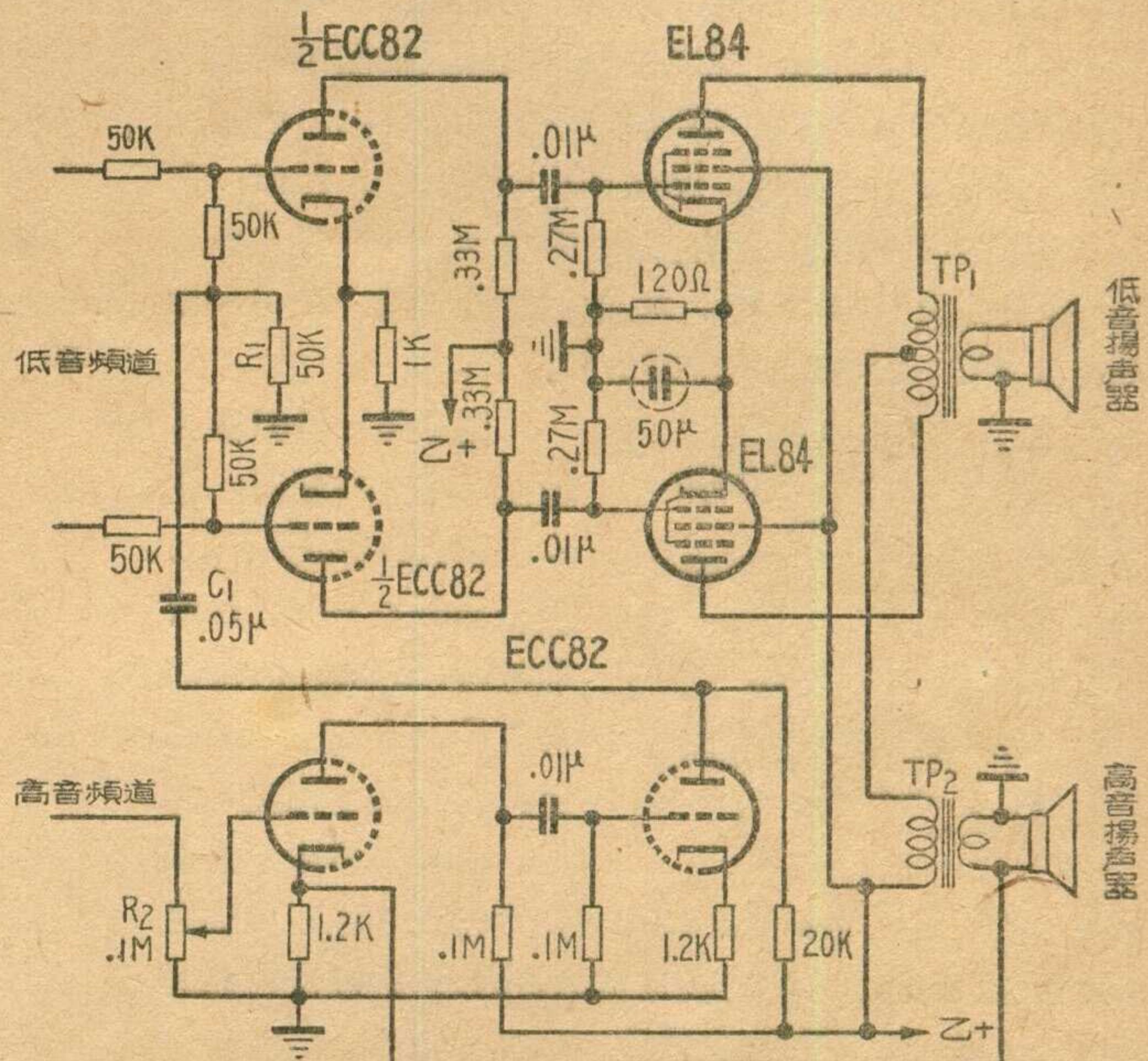这样的推挽放大和放音的线路也可应用在其他地方，例如用在简单的立体声装置中。（孙延宗编译）



电热孵化用的溫度控制器

俞祖山

电热孵化（例如孵化小鸡）的优点很多，不受自然季节的限制，孵化量大，并且需要的劳动力少，占用的工作场地很小。

电热孵化常用的主要工具是孵化机。它由保温机箱、电热器、温度控制器、湿度调整器及通风装置等组成。由于胚胎在不同发育时期要求的温度也不相同，因此精确地掌握温度十分重要，往往是成败的关键。然而，在孵化过程中温度的控制恰恰是最困难的。一般孵化小鸡时，在头几天（1~3天），温度应控制在 38°C ；4~16天为 37.8°C ；17~20天为 37.6°C 。


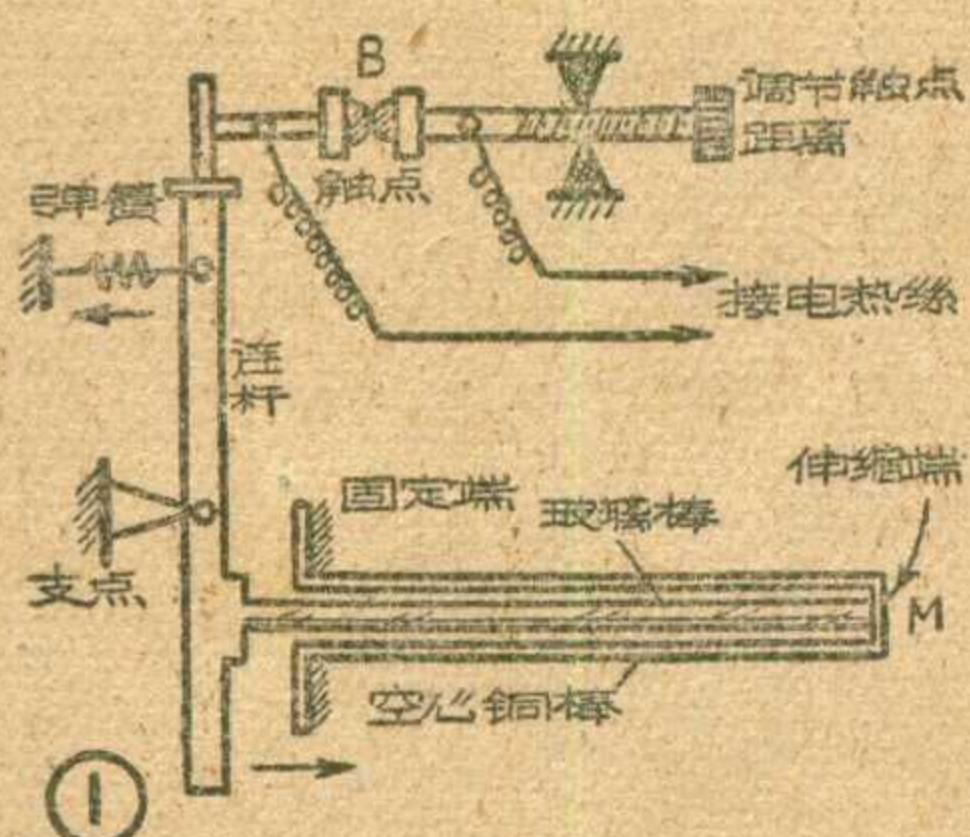
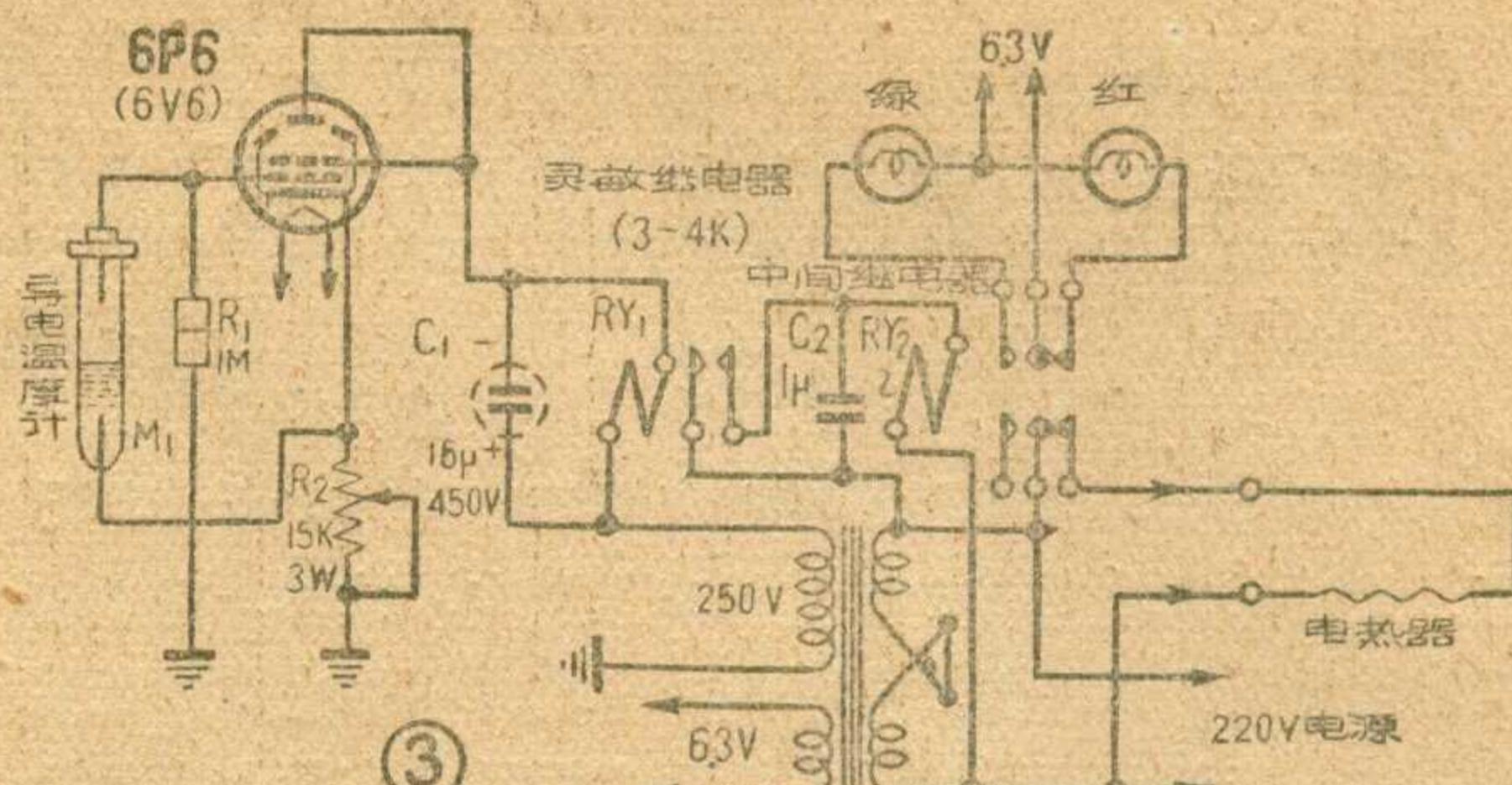


图1是一种較常见的棒形溫度控制器，它的工作原理如图3所示。控制器的主体是用两种材料（銅和玻璃）做成的复棒。当溫度变化时，銅棒长度相应地伸縮，而玻璃棒由于膨胀系数小，长度几乎不变。因此，由于杠杆作用，使触点B断开或接通，达到控制溫度的目的。这种溫度控制器的灵敏度較低，可靠性也較差。

比較可靠的是利用电子管制成的溫度控制器。图2是市售孵化机内广泛应用的一种控制电路，它由栅控电子继电器、报警器及电热器組成。

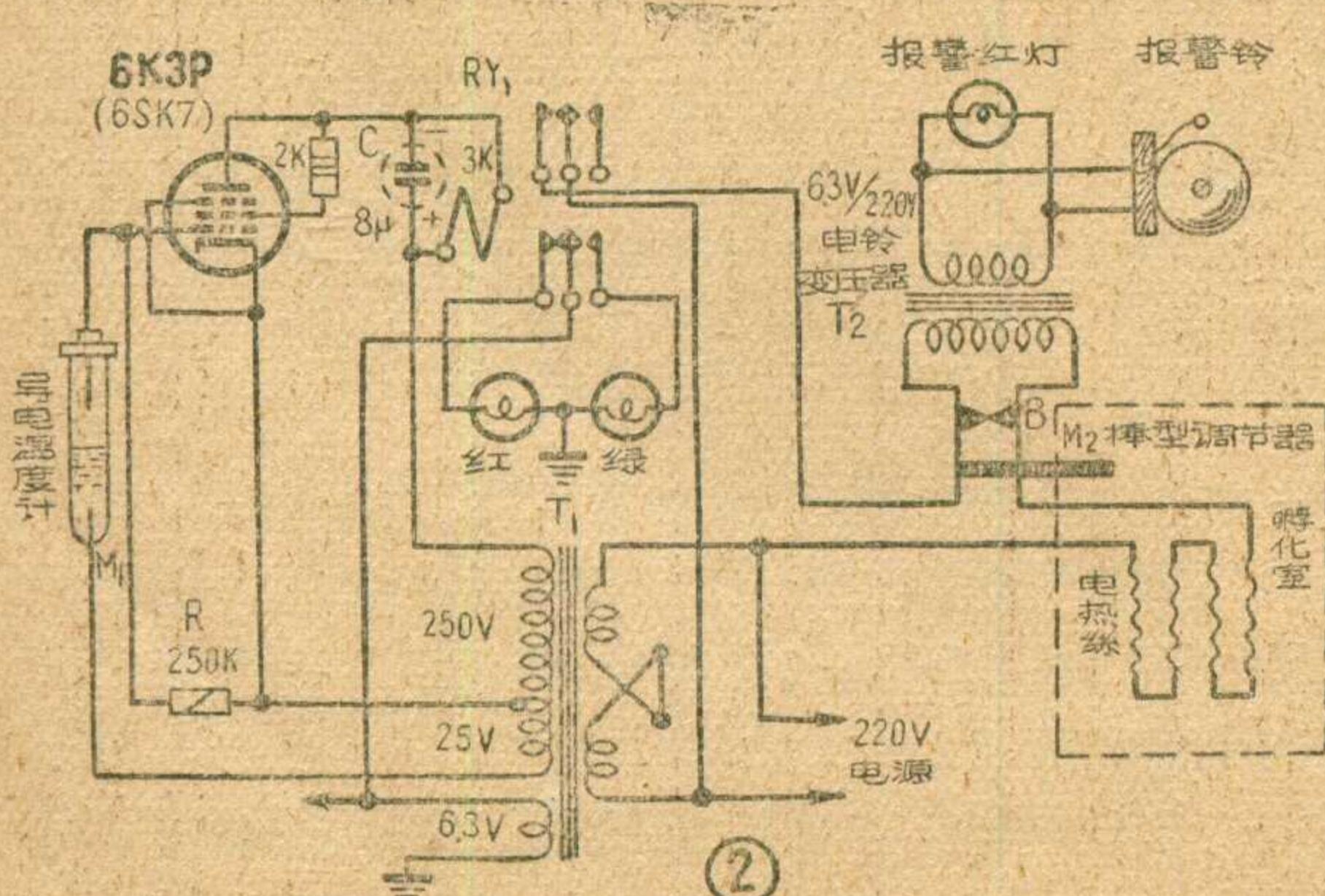栅控电子继电器主要由水銀导电溫度計 M_1 、一只电子管 6SK7 和一只直流电阻为3千欧的继电器組成。当 M_1 内的水銀未接通 M_1 内的上下两根金属絲时，电子管起着通常的半波整流作用，整流后的电流使继电器 RY_1 吸动，接通电热器电源。 M_1 安装在机箱






內，如果箱內溫度过高， M_1 内的水銀上升，接通 M_1 内的上下两根金属絲，把 25 伏电压接到电子管栅极。这样，在电子管应导电的半周內，恰好它的栅极电压为负，使屏流截止，因此继电器 RY_1 由于沒有电流而释放，它的接点断开电热器的电源而降溫。电路中电阻 R 为电子管栅偏压电阻，其值为 250 千欧~500 千欧。电容器 C 作滤波用，防止继电器颤动，其值为 8~20 微法，耐压应在 450 伏以上。

为了防止因控制器失灵而造成損失，因此安装了超溫报警器 M_2 。 M_2 就是上述的棒形溫度控制器。如果控制失灵，溫度过高，那么 M_2 复棒伸长，推开接点 B。这时变压器 T_2 的初級繞組的短路断开，于是次級所接的电鈴便发出告警鈴声，并且电热器由于串接了 T_2 的初級繞組，溫度也会下降。


图3是用阴极电阻供給栅偏压的电路（报警部分省略未画）。采用这个电路，可以直接利用一般五灯收音机的电源变压器，并且由于采用了 6P6 功率管，灵敏度較高。此外，由于通过电热器的电流很大，一般直流继电器的接点易损坏，所以增加了一个中間电力继电器 RY_2 (220 伏交流继电器)。如用 6.3 伏交流继电器，则应改接在 6.3 伏繞組上）。

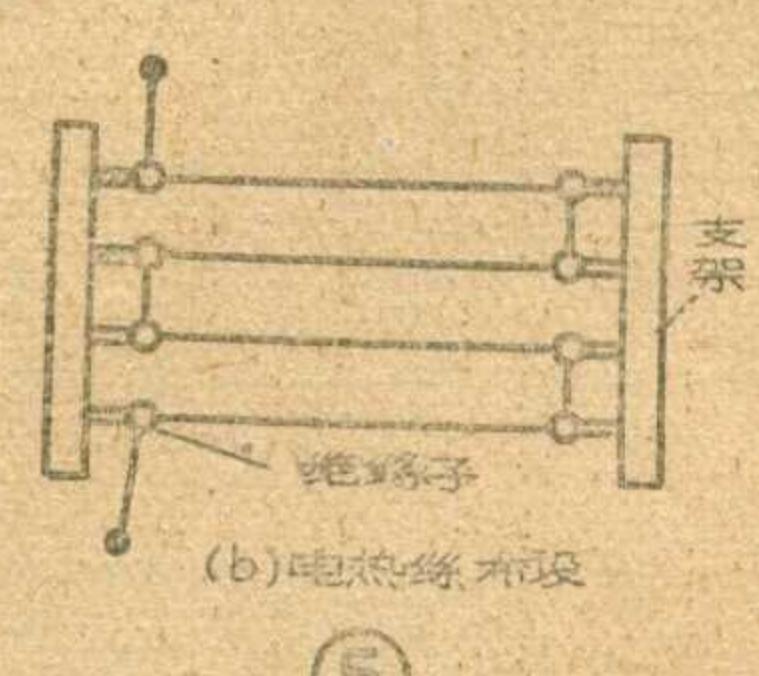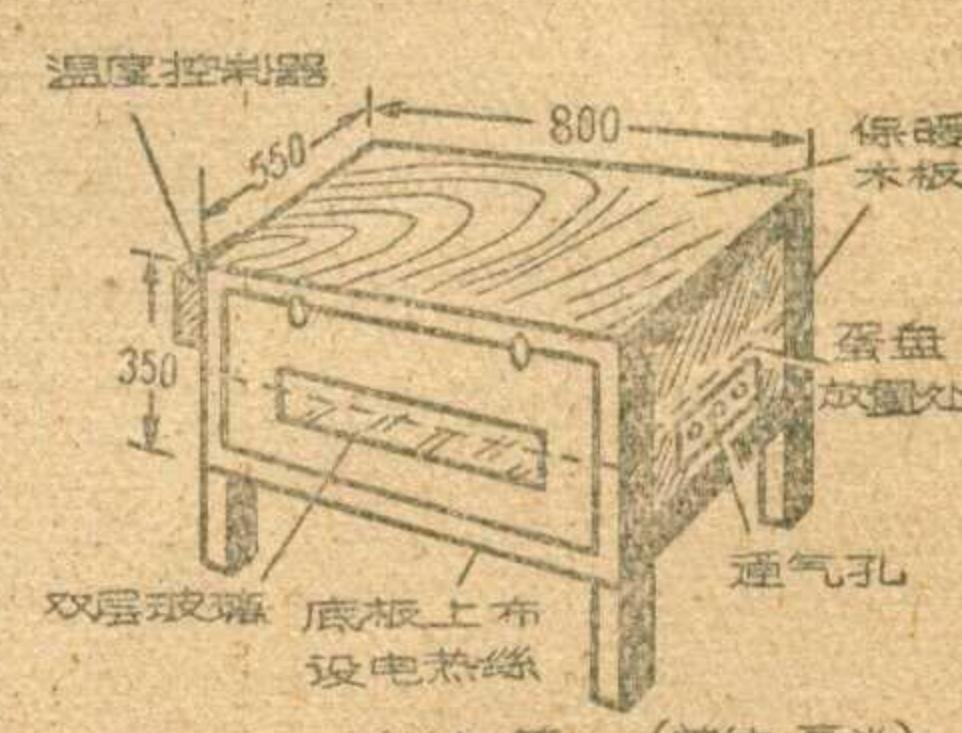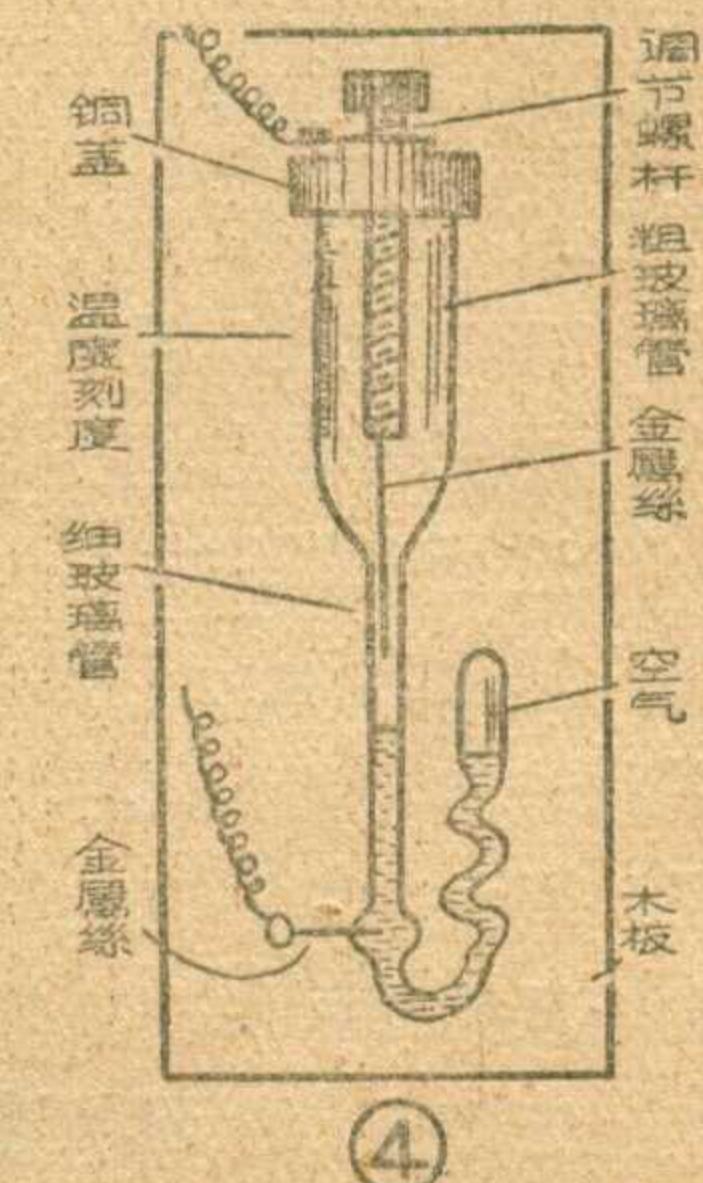調整电位器 R_2 可改变电子管屏流，以适应 RY_1 继电器的要求。当箱內溫度較低时， M_1 内的水銀柱不够高，上下金属絲的連接被断开，于是 R_2 上产生的栅负偏压加到电子管栅极，使电子管屏流減小，继电器 RY_1 不能吸动，它的接点分开，所以 RY_2 也不能吸动，这时 RY_2 的靜合






自动启闭的晶体管收音机

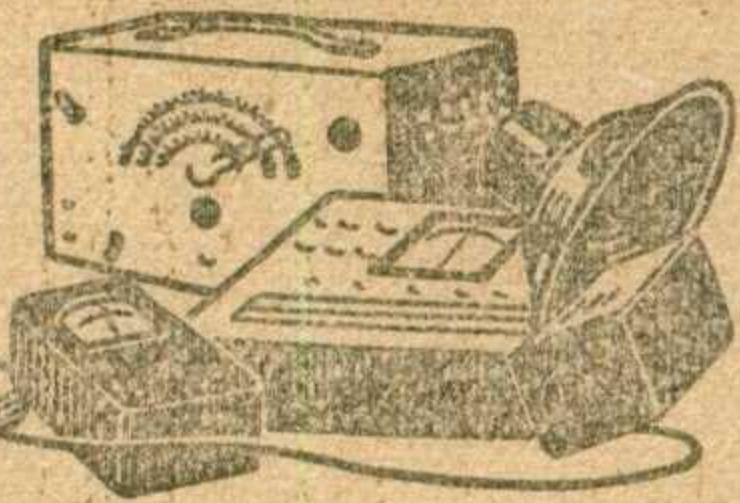

晶体管收音机可以做到在广播电台开始播音时随着自动开启放音，而在电台停止播音时又能自动关闭，不用专人去管理。

附图就是这种收音机的电路图。其中的晶体三极管受电台广播载频的控制。电台的播音是通过载频发送出来的，播音时一定要先发射出载频。这个载频从天线导入收音机，通过 L 和 C_1 组成的谐振电路，经晶体二极管 D 进行检波后成为直流电流。它经过耦合变压器 T 的初级线圈以后，一部分经 R_1 回到地线端，另一部分流经耦合变压器的次级送到晶体管的基极上，通过发射极再到地，作为基极偏流来控制集电极电流，使三极管进入正常工作状态。在这里放大级是用 $\text{P}6$

型三极管接成共发射极放大电路，电源电压为 6 伏，它的集电极电流在正常工作情况下为 10 毫安，电流放大系数 β 为 20，就是说它的基极电流只需集电极电流的 $1/20$ 。因此只要有大约 $10 \times \frac{1}{20} = 0.5$ 毫安的基极电流，就可产生 10 毫安的集电极电流。我们在接收大电力电台播音时，天地线装设很好的话，载频检波后的直流电流可以达到 1 毫安。把这电流经过滤波供给放大级三极管，便足够用作基极偏流，使三极管正常工作。为了避免基极偏流过大，防止集电极电流超过允许值而使晶体管损坏，所以在耦合变压器的初级下端接有一只可变电阻 R_1 ，作为分流电阻，使检波后的直流电流一部分入地。初次试听时，可在变压器的初级并联上一付耳机，先把 R_1 调到阻值最大，调谐收听一个强力电台，这时接在三极管集电极电路内的电流表 M 应当有电流指示，指针朝正方向偏转，说明检波后的直流电流方向正好合于我们所要求的基极电流方向。如果没有指示或表针反而

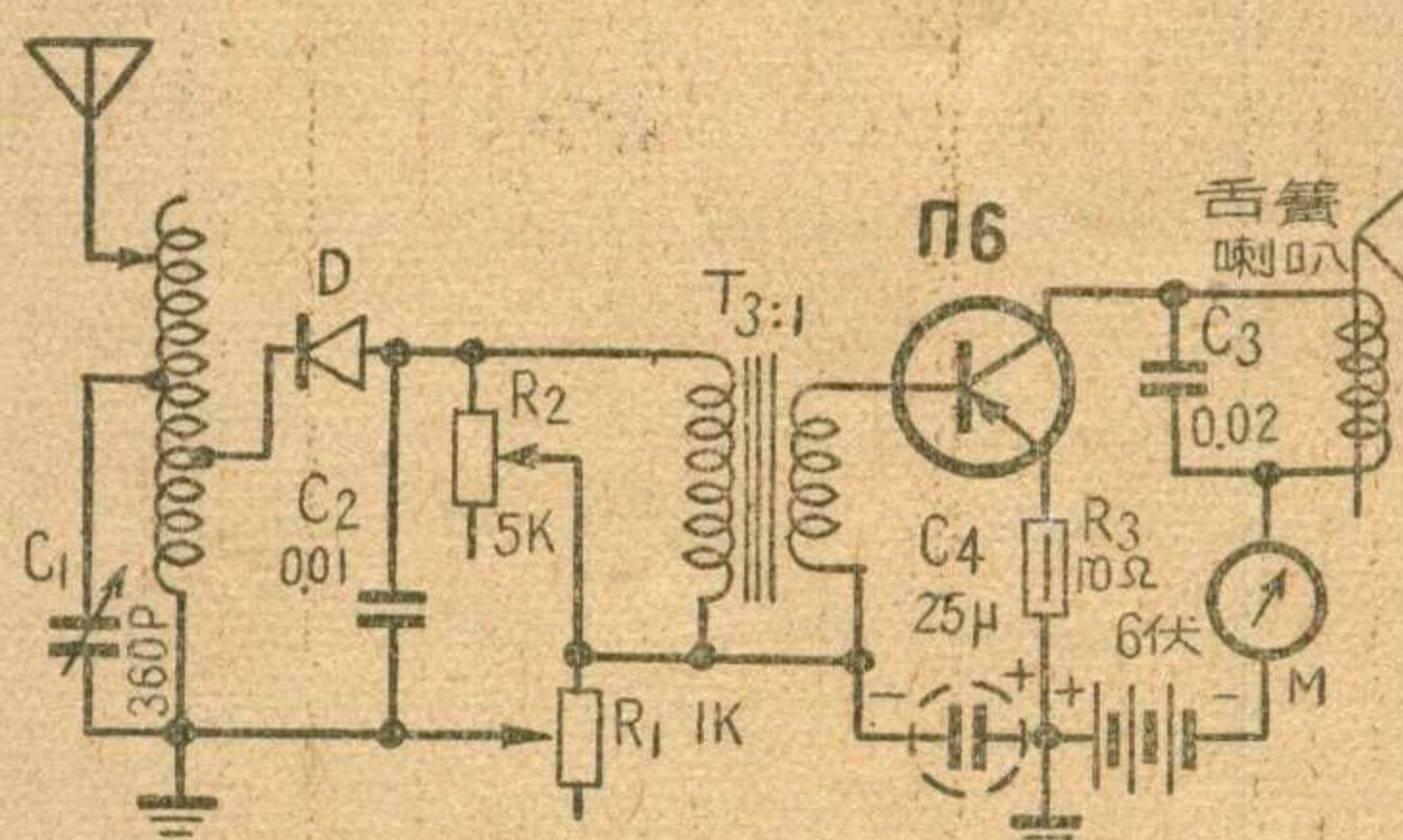

倒退的话，那是二极管的极性接反，应当颠倒过来。调节 R_1 使集电极电流大约为 10 毫安， $\text{P}6$ 管就处于正常工作点，扬声器里也就可以听到响亮的播音节目了。耦合变压器初级并联的可变电阻 R_2 是音量控制器。变压器次级下边的电解电容器 C_4 是滤波电容器。

三极管的基极偏流既然是利用电台的广播载频整流得来的，电台不播音时载频停止，三极管也就没有基极偏流了，这时集电极电流下降，

只有 0.1 毫安左右，因此几乎完全不消耗电力。到下次播音开始发送载频时，集电极电流可以立即上升到已调节好了的工作点，扬声器里又可开始播送节目了。

调谐线圈可用 0.78 毫米直径 (22 号) 漆包线在直径 65

毫米的蜡纸筒上绕 120 圈，每隔 20 圈抽出一头，离地 20 圈处接晶体二极管 D ，离地 40 圈处接可变电容器 C_1 ，天线抽头用分线器调节。耦合变压器 T 为 3:1 降压变压器，用 12×14 毫米 ($1/2'' \times 1/2''$) 截面积的硅钢片铁心，初级用 0.14 毫米直径 (40 号) 漆包线绕 1500 圈，次级用 0.17 毫米直径 (38 号) 漆包线绕 500 圈，铁心交错插入，以减少磁漏。 C_4 为 25 微法电解电容器，耐压在 10 伏以上的都可用。扬声器采用普通舌簧扬声器，将原来线包 (原来是用 44 号线绕 5000 圈左右) 拆除，改用 0.17 毫米直径漆包线绕 1000 圈。 M 为 0~15 毫安电流表，可用万用电表的适当电流档临时接用，调节完毕后取去不用，而把线路直接连通。如果在连接电流表的位置上串接一只灵敏的继电器，可以用来控制另一架扩音机的电源开关，能使扩音机自动转播所收到的无线广播节目。利用这种方法就可以装成一座无人管理的自动收音站。(罗鹏搏)

接点接通电热器电源。如果箱内温度过高，那么 M_1 内的水银柱接通上下金属丝，直接把电子管的栅极和阴极连接起来，栅偏压为零，电子管屏流上升，使继电器 RY_1 、 RY_2 相继吸动，切断电热器电源。 RY_1 接点上并联了电容器 C_2 ，用来防止接点分开时产生火花。

导电温度计有成品供应，也可自制。选内径为 3~4 毫米的玻璃管，在酒精灯上烧软，弯成 U 形，或多弯几次，末端吹一空气室，在靠近 U 形弯曲处，吹成球形，插入金属丝电极，如图 4 所示。然后在管子上端套一根粗玻璃管，灌入水银，盖上带有调节螺杆的铜帽。

另一根金属丝电极即焊在螺杆上。这种水银导电温度计较灵敏，控制温度的精确度可达 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 。

机箱的结构和电热丝的装置，对保持恒温也有影响。自制机箱时，可参考图 5a 仿造。箱壁最好用双层木板，并在层间填充绝热材料。电热丝可用 500~600 瓦的(按 100 只蛋计算)，可参考图 5b 布放在机箱底板上，底板上应先衬垫石棉板。市售的电热丝是螺旋形的，应拉直布放，才能均匀散热。

这种温度控制器也适合在一些其它需要恒温控制的场合下试用，如种子发芽、菌类培养等等。

实验晶体管超外差式收音机

杨名甲

超外差式电路比直接放大式优越，这一点在晶体管收音机里格外显著。因为晶体管的放大能力还随工作频率的高低而不同，它在高频上的放大量一般要比在中频上低得多。一般的再生式晶体管机，在钢筋结构的建筑物里，不加外接天线往往不能收音，而外差式机在同样情况下一般却能收听自如。

这里介绍一架六管超外差式机。它具备两级中频放大，有自动音量控制，并使用推挽功率放大输出。它的电路结构比较简单，可以不用的部件尽量简化（例如各管基极偏流供电多用注入式，未加稳定电阻），所以全机使用零件较少，适合业余制作。此外，机箱为木制，和塑料盒相比，收音时低音丰富得多，音质较好。

图1是本机电路图。变频级T₁采用扩散型高频管（ZK308），其本机振荡部分接成为共基极调发射极反馈振荡器。两级中放管T₂、T₃为П6Г。中频信号经过两级放大，增益比较高，可以保证在检波后能够得到失真很小的音频信号。在二极管检波级里接有自动增益控制电路。检波后的直流电流，一部分经过C₁₁、R₆和C₁₀、R₄滤波送至第一中放级的基极，用来控制这一级的直流工作点。当电台信号增强时，检波器输入升高，检波直流电流输出也大。这个电流极性与中放级基极偏流相反，使中放级基极偏流减小，增益下降，起到自动控制作用。检波级以后的低频放大和功率输出级的T₄、T₅、T₆都采用П6В型低频小功率管。功率输出级为乙类推挽放大器，它的特点是无信号时电流很小，放大器


电流随信号而增加。它比单臂输出虽然多用一只晶体管，但放大器的效率比较高，电源消耗相对地也较小。这类放大器工作时电流变化很大，为了避免前面各级供电受到影响，电路里接有R₁₁、C₁₃组成平稳电流的滤波器。

零件的选用




磁性天线 如图2所示，用M4型Φ10×140磁性瓷棒，上卷绝缘纸筒（要求能在棒上移动）。L₁用7股0.1漆包线绕70圈，L₂在另一短纸筒上用同样线绕5圈。绕好后磁棒两端各用一段塑料软管夹紧，利用书钉钉在安装板上部边缘地方。

振荡线圈和中频变压器 本机采用上海厂产品方形的一套共四只，其中一只是本机振荡线圈（图1中的L₃、L₄），三只是中频变压器，变压器中有两只构造完全相同，另一只供第二级中放与检波级间使用，它的二次侧（图1中的L₁₀）圈数多了几圈。引出线接法，三只中频变压器相同，振荡线圈特殊，接法见图3甲。也可以采用华北厂圆柱型的一套同类产品，其接法见图3乙。

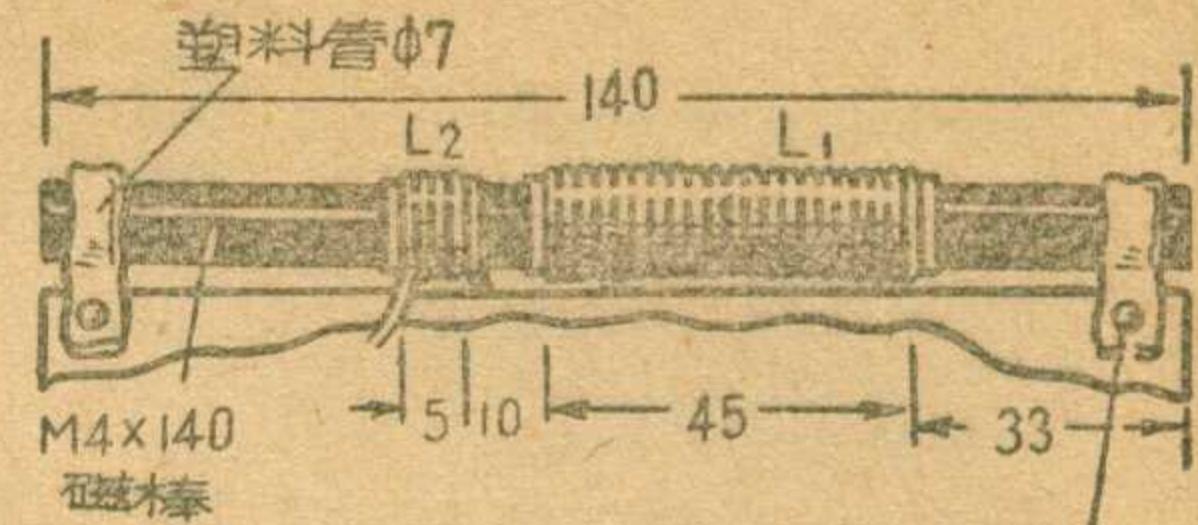如果没有上述成品，这些部件也可以利用电子管式收音机用的磁心中频变压器改制。用华北厂ZPO3-1型（或同类型的）小中频变压器两只，取去铝罩，小心地翻开焊头，取下线圈四只，可以改制成中频变压器三只和振荡线圈一只。具体作法是耐心地把一只线圈拆开，边拆边记圈数，最后查清全部圈数再重新绕上，在大约中心处抽头，绕好以后就作为各中频变压器



(2) 两脚书钉 (单位：毫米)

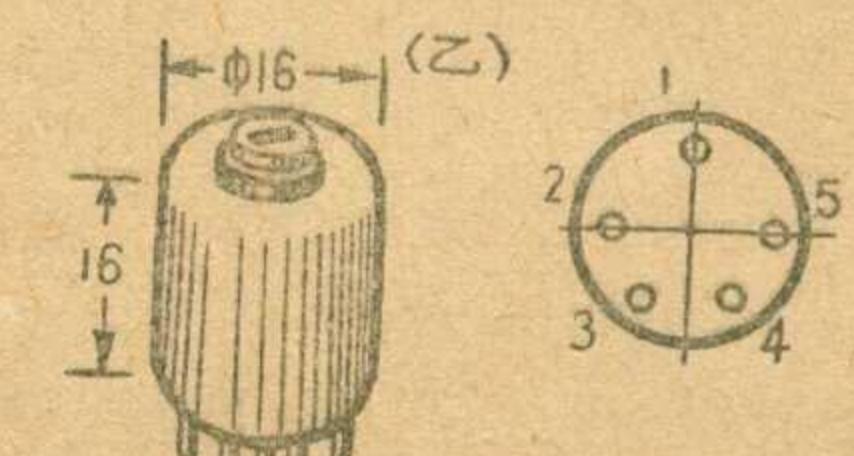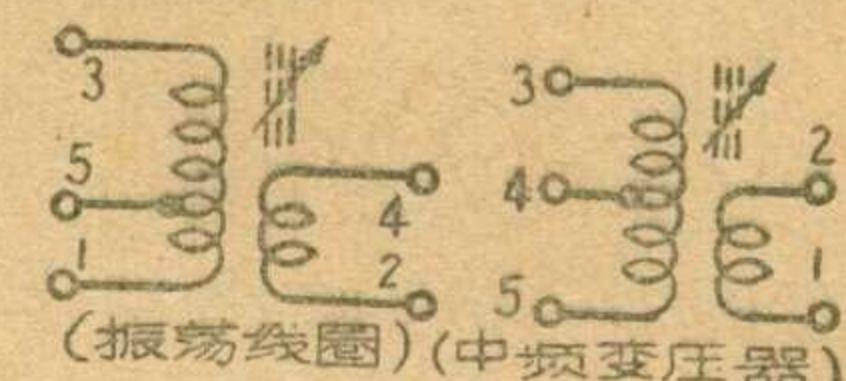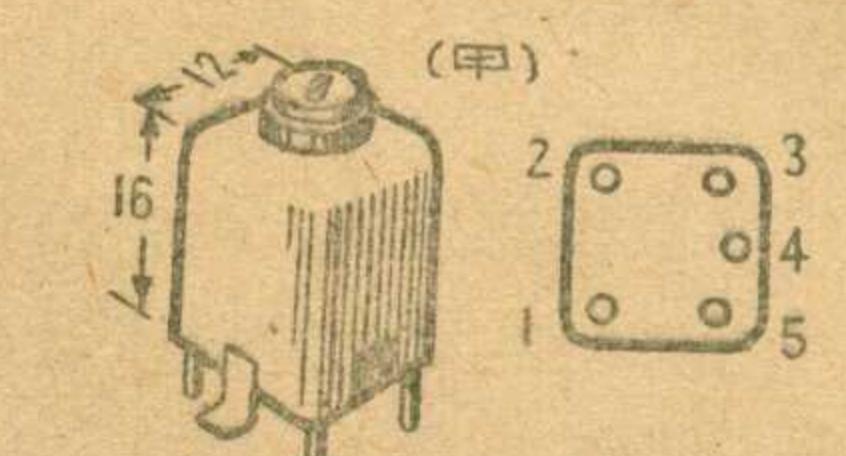

XZP10-2 (中频变压器)
XZP20-2 " "
XZP30-2 " "
XZh0-01 (振荡线圈)


(3)


的一次侧，即L₅、L₇或L₉。另外用Φ0.12漆包线在它上面加绕15圈作为二次侧，即L₆、L₈或L₁₀（注意L₁₀绕20圈）。原有的螺纹磁心和配准在465千赫的200PF电容器都保留下使用。振荡线圈可以按同样办法绕120圈左右作为L₃，在距地端20圈处抽头，另外再在L₃上面绕一组18圈作为L₄，大致适合本机使用。

调谐双连可变电容器 C₁、C₄是双连同轴可变电容器，采用复旦厂出品超小型的一种。两连容量不等，C₁约为10~210PF，C₄约为9~110PF，这样配用上述振荡线圈可以得到统调跟踪。如果采用大型

360×2的一种，L₁圈数应当减少，L₃上还应当加上适当的垫衬电容来垫整。

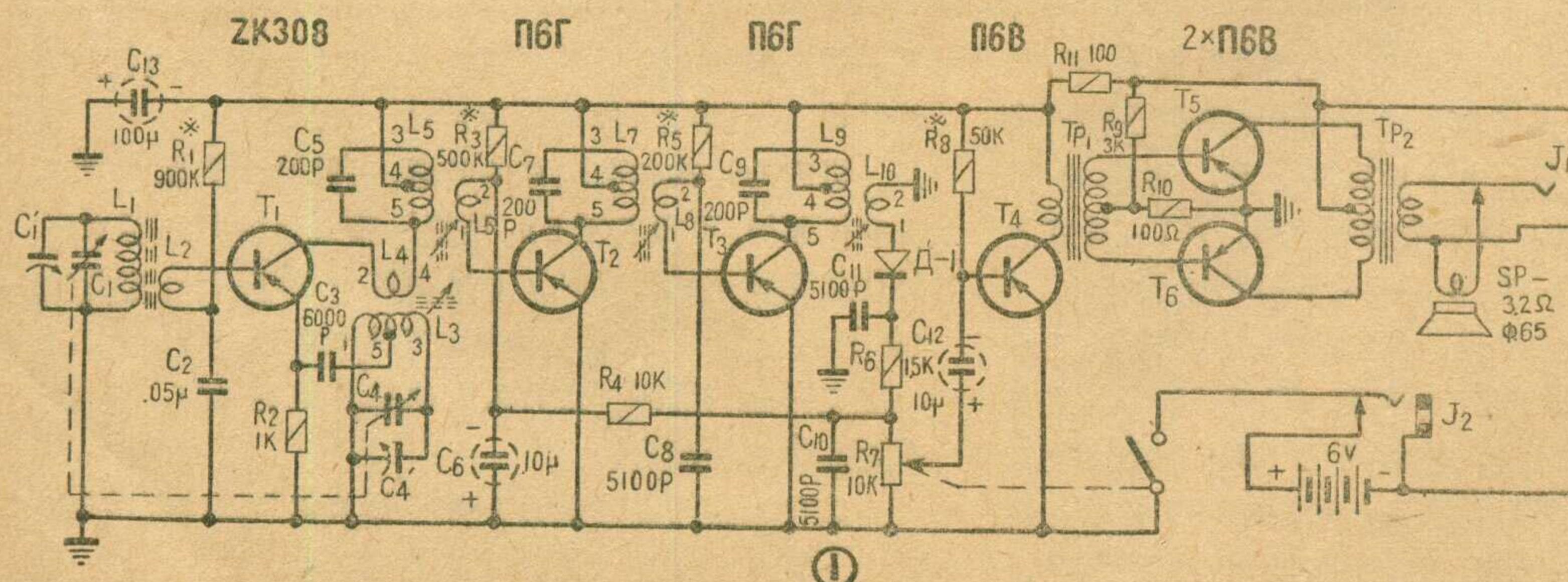音量控制电位器 电位器R₇阻值，由于晶体管输出、输入阻抗都比较低，一般要在4.7千欧到10千欧之间。如果只有较



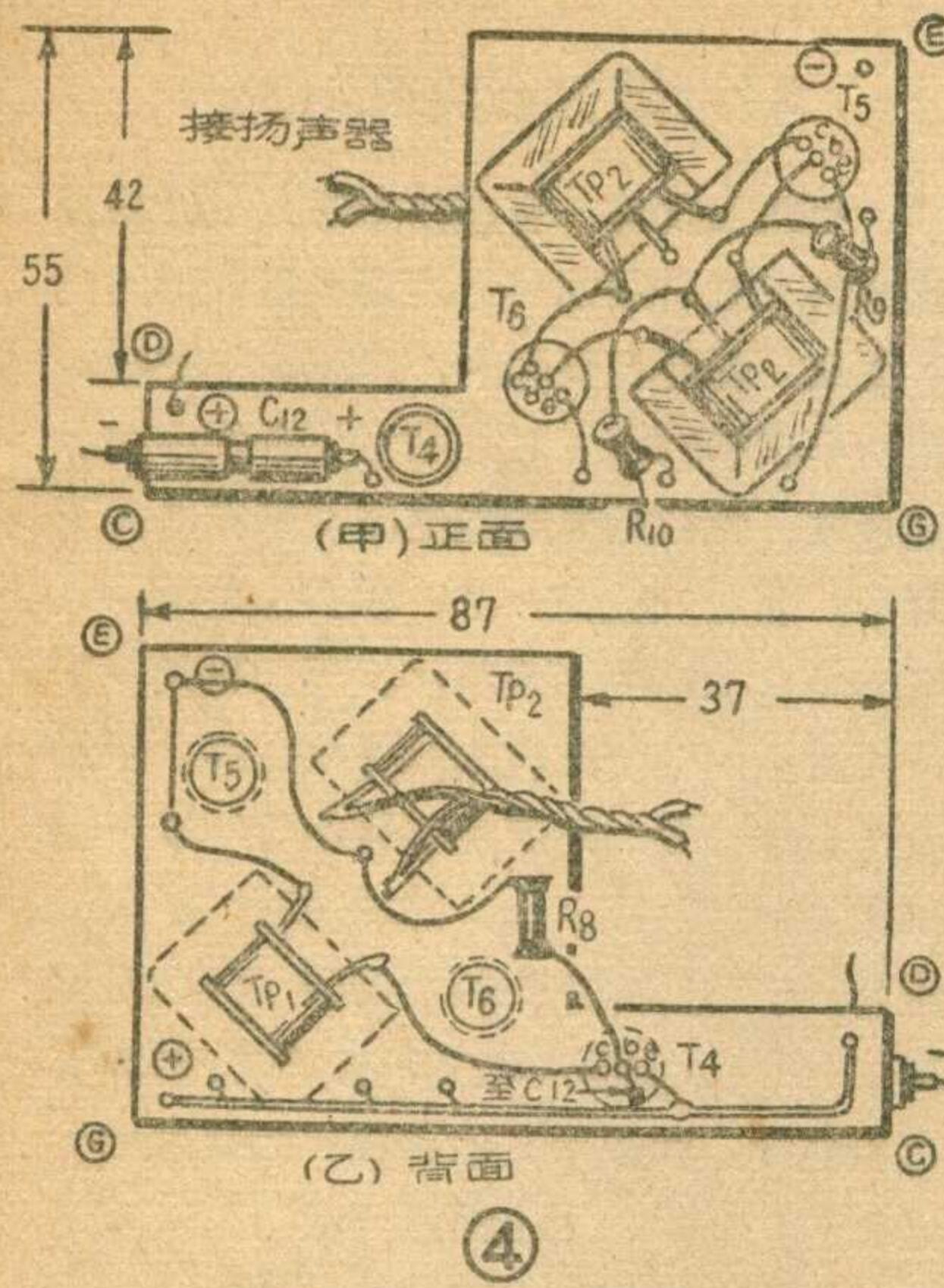

④

大阻值(如500千欧)的电位器，在它两端并联一只10千欧 $1\frac{1}{2}$ 瓦电阻，也可勉强使用。电位器上最好附有开关连接电源，可以减少旋柄，便于使用。

晶体管 变频管 T_1 要求用截止频率较高的高頻三极管来担任，一般在10兆赫以上，电流放大系数 α 在0.97以上的好一些。ZK306, 307, 309和П401, 402, 403各型也可用。

中放管 T_2, T_3 工作在465千赫固定频率，因此要求不高，截止频率在1兆赫以上的三极管可以应用。如无П6Г，也可以П6В或П6Д勉强代用。如果有条件能以高頻管来担任，效果会更好些。

两级低放的 T_4, T_5, T_6 管工作在音頻范围内，一般П6型低頻管都可以用。但要注意 T_5, T_6 特性应当尽可能接近一样，試裝时可以掉換选試。

檢波二极管可用任何型号的，一般不会出問題。

輸入、輸出变压器 本机采用的是北京教学仪器厂产品XB63型一组，它的直流压降小，效率高。也可以用华北厂XJBO-10、XCBO-10型一组。自制可參閱本刊过去有关的文章介紹。

电源、揚声器 本机机内采用2吋半小型揚声器，供携带使用。机上有外接揚声器插口(J_1)，为了提高音质音量，可以改用5吋以上大口径揚声器从插口接出，供在家庭中使用。

电源設計机內利用2号电池供电，注意不可把电池方向接反，以免燒毀晶体管。电池和揚声器在机箱內的布置图見封四。机上另有外接电池插口(J_2)，在固定地方使用时，可以外接大号电池供电。

部件的制作

木箱 本机外壳是自制的木箱，用7毫米厚的松木板胶合制成，經過磨光和塗漆以后，用金色鋁板网和塑料条裝飾起来。在調諧度盤有字的地方开一只小窗口，正中安置指針。为了旋鈕不伸出箱外，采用撥邊式的旋鈕度盤。木箱各部尺寸构造見封四附图。

Г型板 本机在檢波級以前的各部分元件，装在一块Г形层压板上(見封四附图)。为了节省地位，电阻、电容等零件大部份豎直安装，只有在电池下面的一部分采取臥装。这些元件間的相互关系必須事前周密安排好，以免返工。

低放部分安装板 低放部分由 C_{12} 以后，到 T_{b2} 是安装在另一块板上面的。具体接綫方法參見图4。对 T_5, T_6 的固定方法可在板上挖一只圓孔，把晶体管帽子塞在孔內卡住。变压器 T_{b1}, T_{b2} 也按同样办法开孔卡住，裝入机箱以后再把有关接綫連結起来。

旋鈕度盤 調諧电容器和音量控制电位器撥邊式度盤可以利用4毫米厚塑料板按图5尺寸制作。制作之前，应当先把双連电容器和电位器的旋柄按图5丙方法改好，然后再挖度盤的中心孔，边挖边試，不要太松动了。至于刻度式样可以按各人喜爱进行艺术創造。

装配和調整

外差式机电路較复杂，机身又小，装配中有必要先进行試裝，經過調整后再正式裝入机內。在业余条件下，試裝和調整的步驟如下：①清点所有零件是否齐全，数值是否正确。②用一块厚紙板，按图1電路将各元件試裝焊接在紙板上。目的是便於糾正电路錯誤或补充局部遺漏，并且便於調換电阻、电容等元件。③檢查全部电路在紙板上連接无誤，然后开始調整。首先調整变頻級：以0~1毫安的电流表(可用万用电表的相应档)串入 T_1 的集电极电路中，这时 T_2 及以下各管全部拔去，接通电源，集电极电流 I_c 应当在1毫安以下，改变 R_1 阻值，把 I_c 調到0.6毫安左右固定下来，这时可用万用电表直流电压最低一档，接在 R_2 的两端，用起子将 C_s 短路，觀察发射极电压变化，以測定振蕩器是否起振(振蕩正常时， C_s 短路，电压下降)。如果不起振蕩，可能是 L_s 的①⑤端接錯了，或是②④端接反了，可以調过来試一下。必要时也可以改變 C_s ，其容量一般在5000~10000PF


之間。④調整中放級：接上兩級中放管，以0~5毫安电流表串入第一級 T_2 集电极电路中，改变 R_3 阻值使 I_c 在0.8毫安左右(不要超过1毫安)，再用同样办法，把第二級 T_3 的 I_c 調到1毫安左右(不要超过1.2毫安)。⑤檢波級只要二极管是好的，一般沒有問題，可以不必調整。⑥調整低放級：最好是一方面觀察电表讀數，一方面听揚声器的放音效果，可以更实际些。具体作法是把0~5毫安表串入 T_{b1} 的初級，調節 R_6 ，把 T_4 的 I_c 調到2~3毫安左右，固定下来。再把0~100毫安表串入 T_{b2} 初級的中心端同电源負极之間，改变 R_8 阻值，可以把推挽級无信号电流調到5毫安以下(如果晶体管不好，可能不易調得很小)，待全机試驗时，再觀察最大信号电流(一般在30~50毫安)。

全机正常总电流消耗最小信号时为10~15毫安，最大信号时40~50毫安。

整机性能校驗

各级电流值調整完毕，便可进行整机性能檢驗。这时接通电源，轉動 C_1 一般即可收到强力电台信号。接着应当稍稍調整一下中頻变压器，最简单的办法是先把 C_1 旋到900千赫左右(波段中間的一段)先收听一弱信号电台(最好是外地的)，由后向前逐級仔細校正中頻变压器的磁心，注意动作要輕，要慢，以免弄坏磁芯。稍稍旋动一点点，对中頻就有很大影响。这样直到輸出最大时为止。其次調一下本地振蕩与輸入信号的同步跟踪：先在低頻端(如600千赫以下)选一台，变动 L_1 在磁棒上的位置，得到音量最大的一点固定下来不动。然后將 C_1 調到高頻端(如1300千赫以上)选收一台，慢慢調

(下轉第22頁)

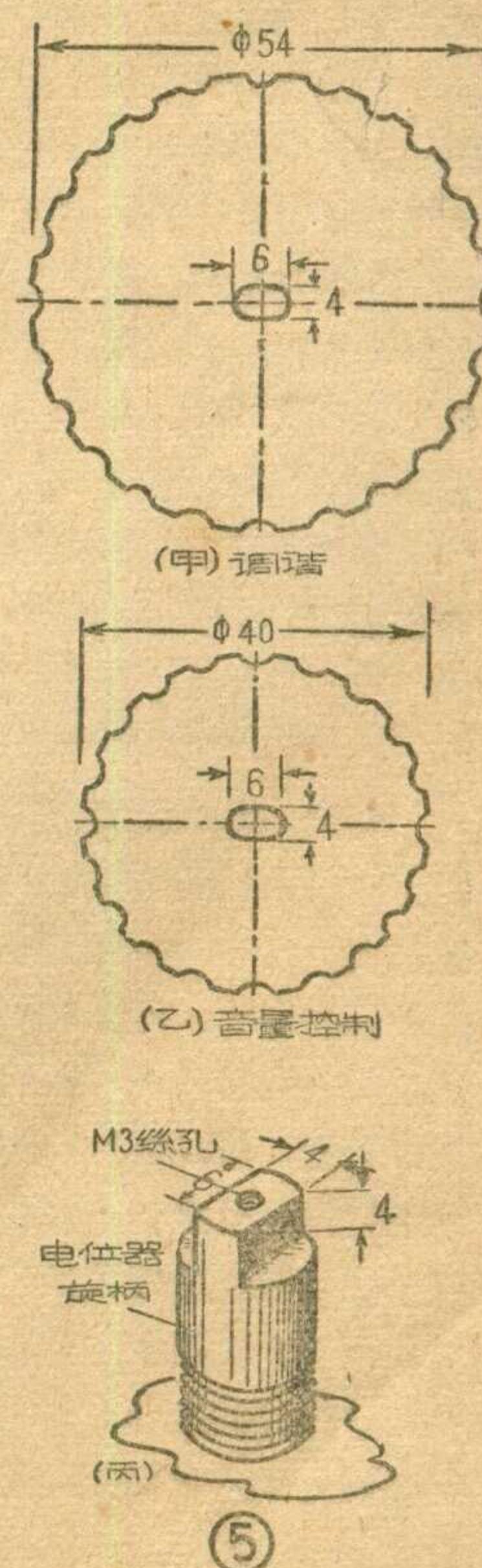

⑤



气球形天线

日本制成一种气球形的天线，可代替金属制的微波抛物面天线。它的主体用涂有橡胶的塑料布作成，充气以后便像一个轻气球，但电波的反射面仍作成抛物面形状，可以把电波完全反射出去。这种天线的特点是重量轻，折叠起来后体积很小，装置容易，便于搬动。它的电气性能也与金属制的天线相同。

这种天线适合作电视实况转播，电波传播实验，以及陆军野外通信之用。它的频率范围为6500~6900兆赫。在6700兆赫时的增益为38分贝。有效直径1.7米，电压驻波比在1.2以下。重量约60公斤。上下可转动±5°，左右可转动±30°。天线直径2200毫米。气球厚度为820毫米。气球内压：边圈部分0.4大气压；反射部分30毫米水柱。能耐受的风速达40米/秒。架设所需时间不到15分钟。折叠一万次以后的反射率不低于90%（唐伟良译自日“电子学”八卷二号）

利用噪声作能源

人们对噪声（例如喷气式飞机发动机的声音）的害处已谈论不少了。有些地方甚至做出了专门限制使用噪声剧烈的飞机的规定。如何将这强大的声波变为对人们有用的能量呢？国外研究出了一个方案。他们使用压电换能器把飞机动力设备发出的声能直接变为电能。如果在四涡轮发动机的喷气式飞机上采用这种换能器，所获得的电能便可以完全满足整个飞机所有电气设备的需要。（端木樊摘译自苏联“科学与生活”1963年第3期）

显微镜加电视

美国一家医院装置了一种闭路电视系统。电视系统的摄像机直接安装在手术显微镜上。当外科医生在中耳内进行极精细的外科手术时，可以将他自己通过手术显微镜所看到的一切，显示在电视机的屏幕上。这样，可以使更多的实习医生看到手术的过程。过去使用双筒显微镜，只能让一个实习医生进行观察。摄像机是超小型的，只有2两英重，装在一个直径 $1\frac{7}{8}$ 吋、长10吋的圆柱形筒内。它本身没有透镜，而是利用手术显微镜的光学系统。（泽仁编译自美“无线电电子学”1963年第1期）

测量海洋温度

加拿大的一家电气公司制成了一种能测试海水各层温度的仪器。测量时把包装好的温度计从飞机上投入海中，由于水面冲击的结果，在一分钟内便可将温度计放出来。温度计下沉的速度为每秒5呎。装在温度计内的温度传感器把海水温度的变化变换为声信号。用漂浮在海面上的浮标接收这声信号，并输入到浮标上安装的发射机中，经过调制后向外发射。飞机内装有接收机，它收到从浮标发射来的信号后，进行解调，检出原信号，然后送到译码机。译码机的输出再驱动一枝记录笔，即画出一张海水各层深度的温度图。温度计中电路所需电力由电池供给，这种电池一接触到海水就起作用。

这种温度测量装置，不仅可用来探测海洋的温度资料，而且还可以帮助发现潜艇。（萍译自英“电子工业”

1963年第2期）

电子选别机

英国一家公司制造了一种电子选别机，能根据颜色对豌豆、蚕豆、玉米或咖啡豆等进行精选，剔除杂质或不良品。肉眼不易发现的、被菌类侵蝕过的豆类，也可利用这种选别机选出。机器的输出量，以生的咖啡豆为例，每小时60公斤。（唐伟良译自日“电波科学”1963年第2期）

利用闪光制印刷电路

不久前发现，有些在中等亮度光线持续照射下或者用加热方法都不能获得的化学反应，却能在很强的闪光照射下完成。用功率极强的闪光灯还能从化合物中提取纯金属。强烈的光线能使碳在室温条件下升华，而在一般条件下，碳要加热到摄氏4200度以上才能变成气体。芝加哥的一个研究所利用这个发现来制印刷电路，获得成功。据报导，只要把线路模型图放在涂氧化铜涂料的板面上，然后用强烈的闪光照射，于是光线照到的地方便变成铜线路，而光线未照到的地方仍是氧化铜涂料，可以洗掉。如采用其他金属（如镁或铬）的氧化物涂料，用上述同样的方法能在电路中“接入”所需的电阻。这种方法也可用来制造金属薄片制品。

（谈谷铮译自苏联“知识就是力量”

1963年第2期）

使用光学纤维的中文排字机

下图是一种使用光学纤维和电视技术的中文排字电子装置，它可将中文字很快地翻印在胶片上，然后制成胶印板。这种装置有一个大约一万字的贮藏库，每分钟差不多可排100个字，大大超过了人工排字的速度。

（泽仁译自美“无线电电子学”

1963年第1期）



（上接第21页）节附在C₁上的微调电容C_{1'}，使音量尽可能大。这样再重复调整一次。最后稍调节C_{4'}就算可以了。

调整中间如果发现叫啸声不止，可能是中放级产生自激振荡，可在中放管的基极和同级中频变压器初级上端接上一只小电容器（一般在5~50微微法之间）加以中和。

以上调整完毕，可以将全部电路移装

到安装板上。为了改善音质，在推挽级T₅、T₆的集电极（T_{p2}的初级绕组）两端，可加接一只0.01~0.05微法电容器。此外为了减小电池内阻，特别是在电池用久，电压降低以后，有利于音频通暢，应在电源⊕、⊖极间并联一只100微法以上的大电解电容器。这样可以使电池电压低落到1.2伏时，仍可收听而不失真。在正常情况下，对于音质也有显著的改善效果。

“工农之友”牌收音机的改装




“工农之友”牌两灯机是很受欢迎的一种普及型收音机。但是它的原来电路是再生式的（参见本刊1955年第9期介绍），选择性较差。特别是在有强力电台的地方使用时，强力电台往往占满全机度盘刻度，性能还不够理想。

为了克服以上缺点，我們曾对这种机器进行改装，效果很好。具体方法是在原检波级前面增加一只电子管6A2（6A2Π）担任变频，使它成为一台外差式三灯机。改装电路見图1。这样外来信号先經6A2变频成为中频，然后經中频变压器 T_1 輸送到6BA6进行检波，再經原来电路，由6AQ5作功率放大输出。为了进一步提高灵敏度和选择性，检波级仍然加装再生控制。另在6BA6的帘栅級加装了一只500千欧电位器（附带电源开关），以增减帘栅电压，控制音量。这种控制方法对所用电位器的质量要求不高，杂音和失真都很小。全机除了增加变频級外，只是检波級稍有修改，低放和电源整流部分未动。

这种收音机的机械结构比較特殊，原有底板很小，調諧是拉动線圈铁心的調感式，沒有使用調諧电容器，現在虽然只增添一只电子管，零件的改装和排列都需要考慮。我們的做法是这样的：①增加一个变頻級需要添用双連电容器和一个中频变压器，原机底板无法容納，故按图2方法用1毫米厚的薄铁板制作一块小底板，在它的（A）面上固定双連 C_3 、 C_6 和中頻变压器 T_1 ，然后从（B）面利用螺絲加垫


圈将它固定到揚声器下面靠近原有調諧旋軸的木板上，以代替原来的天地線圈和調諧裝置（參見圖3）。具体位置应当使双連上的拉線圓盤能和調諧旋軸連接，便于安装拉線。②增加的6A2管装在原机底板的右方支架上。这里原来有一圆孔，恰好适合安装一个小型管座。装成后，变頻管橫臥与其他管成直角。③变頻級線圈可用任何S式的中波段線圈。其中天地線圈（ L_1 、 L_2 ）装在6BA6管的右边，振蕩線圈 L_3 固定在底板的右支架上，兩線圈相互垂直。④将原有附带开关的再生可变电容器拆除，在原地換裝音量控制电位器（ R_s ）。⑤原机調諧度盤拉線為橫走式，改装后仍維持原狀。原有調諧裝置拆除后，木板下面两端的小滑輪及調諧旋軸保存不动，新的調諧拉線走法如图4所示。为了使频率度数能与原机玻璃度盘相符，双連电容器上的拉線圓盤直徑应为62毫米（可以參閱本刊1962年第8期實驗室栏介紹方法自制）。⑥中頻变压器为普通調感式的，所需再生線圈 L_4 用34~36号漆包線在次級線圈的支架上繞2~4圈。如用空心式中頻变压器，再生線圈應緊靠次級繞制，用同号線繞10~20圈。再生电容器 C_p 系用一般600号垫整电容器（同 C_5 ）拆除三片，并与 C_5 一同装在原机底板右边支架上。在这里再生电容器系控制固定的465千赫中頻頻率，所以一次調整以后，不必再动。

本机的調整和一般外差式机一样。調

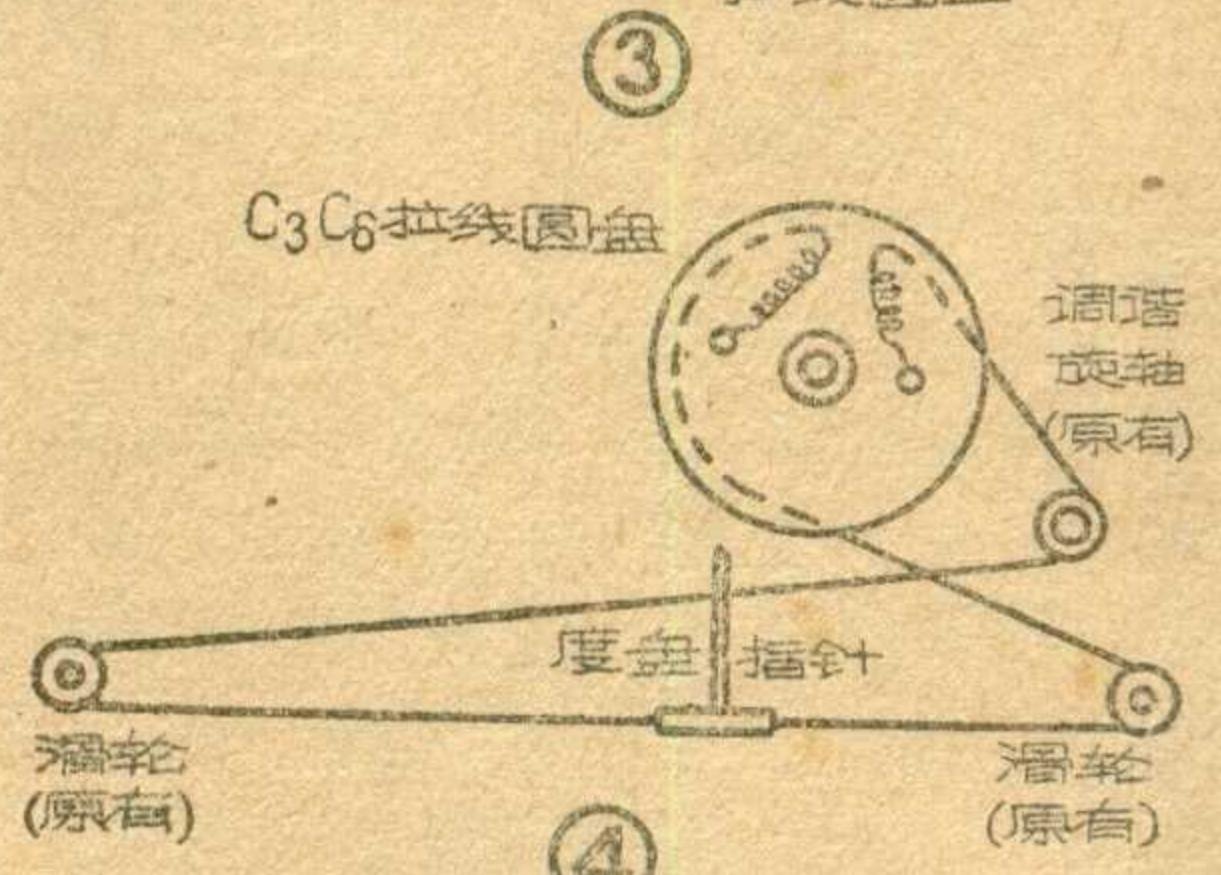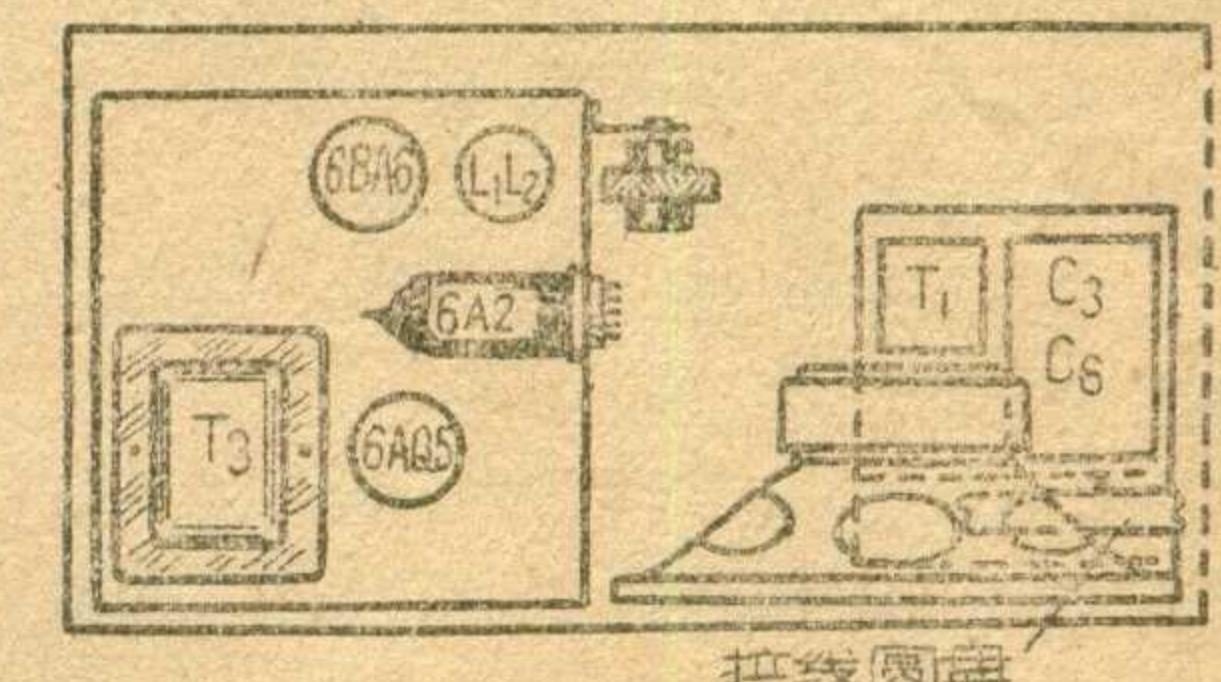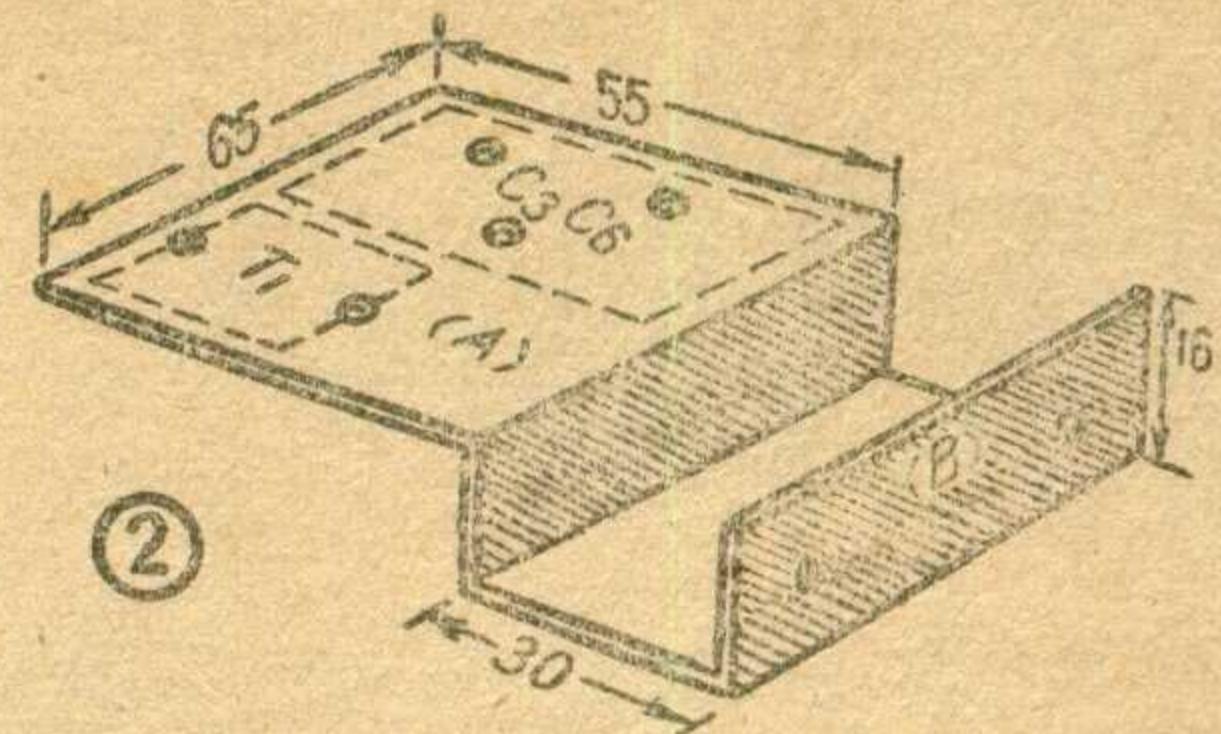

整前再生电路可先不接。如果元件完好，接線无誤，当接通电源，加接天線并將音量控制电位器开到最大时，一定能听到电台的播音。这时就按以下步驟进行調整：①将双連电容器停在一个播音台位置上，細心調整中頻变压器，先次級后初級，至音量最大时为止。②在波段的低頻部分找一个已知頻率的电台，調整垫整电容器 C_5 ，使度盤指針和刻度相符。③把双連旋到高頻端再找一个已知頻率的电台，調整补偿电容器 C_4 ，至音量最大并与頻率刻度相符。④6BA6管阴极电阻 R_4 的阻值大小，对音量和音质也有影响。选择时可先用一只50K电位器作为活動电阻代替，慢慢变动阻值至音量最大而不失真时为止，然后测量电位器的实际阻值，换用相等的固定电阻。⑤把再生線路接上，調整再生电容器 C_p 至发生嘯叫以前一点，固定下来，这时可以发觉灵敏度和选择性都大增。但也可能遇到灵敏度反而降低的情况，这是再生線圈两个接头接反了。如加上后，无论怎样調整 C_p 都无再生作用，那是線圈 L_4 圈數少了，应加繞几圈；反之，嘯叫声不止，那是圈數多了。調整完毕可用融蜡将再生線圈及再生电容器等易于松动的部件封好，全机改装即告完成。

（张慈祐 魏广阜）

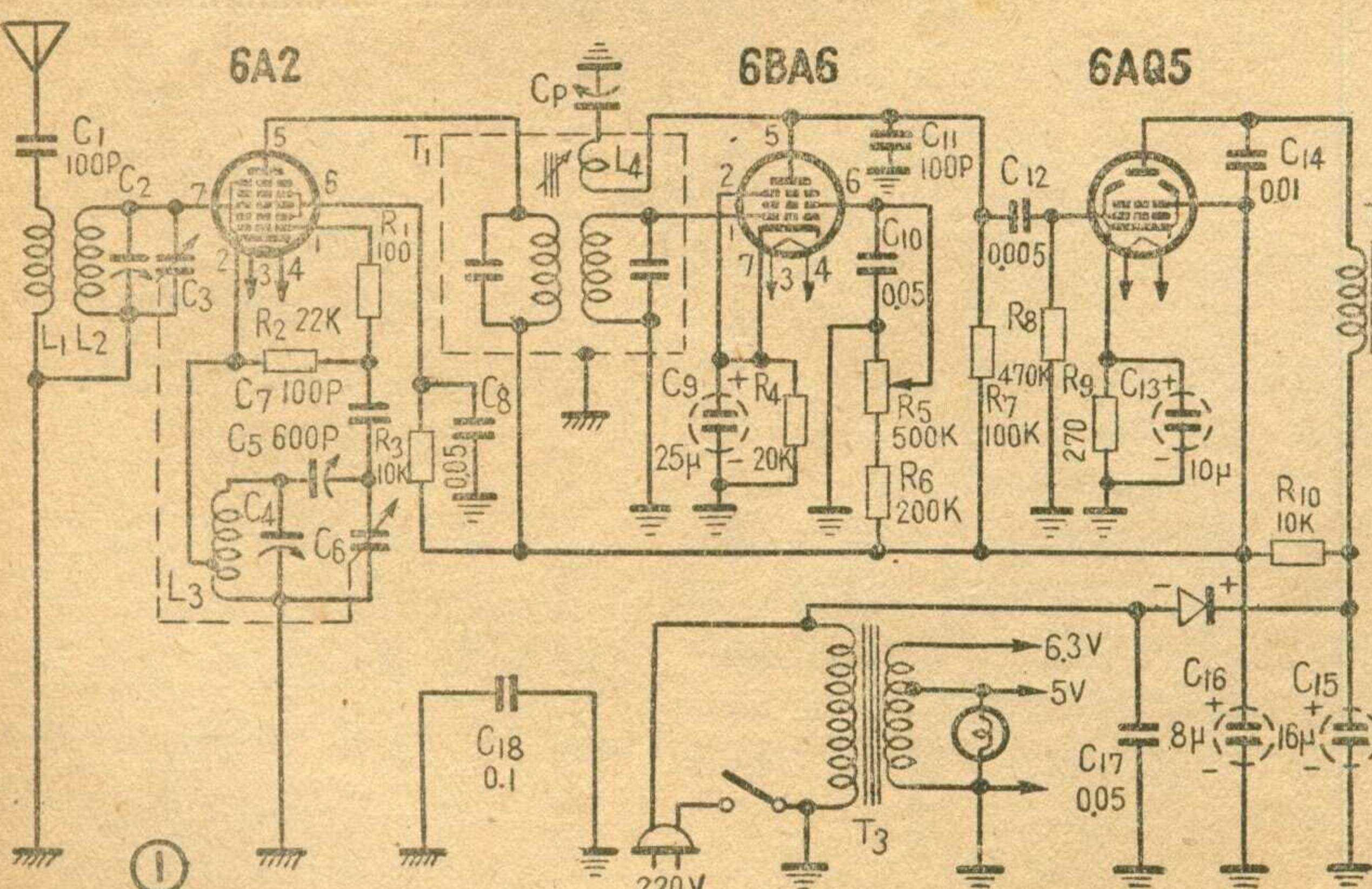


问与答

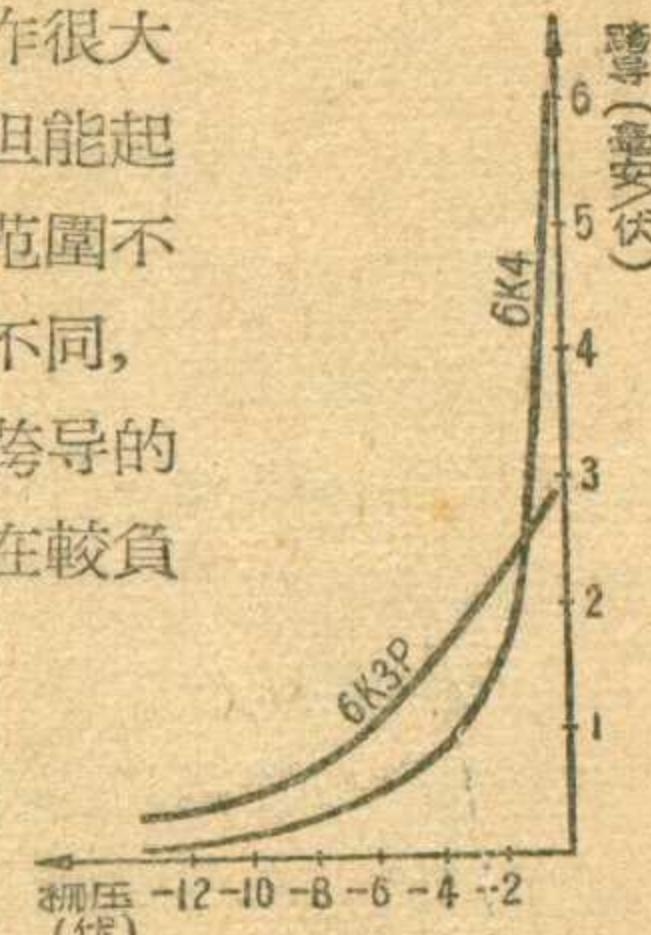問：从特性表上看，6K4（6K4P）管的跨导比6K3P（6SK7）大很多，作中放或高放时是否6K4的增益比6K3P高得多？两者效果如何？

答：用作中放或高放时，电子管能获得的稳定的最高增益，和跨导的平方根成正比，和屏栅极间电容及工作频率的平方根成反比。6K4和6K3P的屏栅极间电容是同一数量级，而最高跨导则6K4大，故在相同的工作频率下，6K4能获得比6K3P更高的稳定的增益。

此外，收音机的中放或高放通常加有自动增益控制的偏压，6K4和6K3P的跨导随栅负压的大小而有一定范围的改变，要比较两者增益控制的效果，需要对照“跨导——栅负压”曲线（如图）。6K4在负压小时S大，当负压增加时，跨导很快低落，并截止得较快，说明6K4能在较小的栅负压变化时作很大范围的增益调整，但能起控制作用的栅负压范围不能很大。6K3P则不同，栅负压变化较小时跨导的低落不很显著，并在较负的栅压时才截止，栅负压可在较大范围内起增益控制作用。



問：1962年第12期“收音机的负反馈电路”一文中输出阻抗的公式 $Z'_{\text{出}} \approx$

n^2
 $K_1 K_2 \cdots S_{\text{末}} \beta_{\text{初}} (\text{或 } \beta_{\text{次}} n \eta)$ ，其中 $K_1 K_2$ 是否指反饋环内所有各级？

答：其中 $K_1 K_2$ 是指除了末级以外的前级电压放大器的实际增益，不包括末级。因文中未加说明，易使读者误解，在计算例题中是正确的。（以上俞錫良答）

問：电视接收时，在荧光屏左右两边出现垂直黑边（见图），是何原因？

答：这种黑边的出现是由于水平幅度不够所致。可试调水平幅度旋钮。如果调整无效，可能是市电电压过低所引起的。一般电视机

在市电电压低落不超过10%时还能保持足够的水平幅度，过低就会出现幅度不够。如果是由于电源电压不足，可装置一个升降变压器，以升高电压。

如果市电电压正常，这种水平幅度不够的现象，则往往是由于电视接收机内的行扫描输出管（6P13C）和低压整流管（5U4C）衰老所引起的。

（毛立平答）

問：一架超外差收音机原来工作正常，最近迁移至离电台较远，结果收听时产生嘶叫，这是什么原因？怎样消除故障？

答：这架收音机可能是原来就有失调现象。当远离电台后，接收的信号较弱，势必开大音量，这时自激振荡就会显著出现。排除的方法是重新仔细调整中频放大级。对于一般装配得不十分正规的机器，中频变压器以调谐得不过于尖锐为好。

（毛瑞年答）

問：超外差式收音机本地振荡的强弱，对收音机的灵敏度有何关系？

答：超外差式收音机本地振荡的强弱直接影响收音机的灵敏度。以6A2变频管为例，当帘栅压为100伏时，第一振荡栅电流（此电流大小与振荡强弱有关）为500微安时，效率最好，帘栅压为70伏时，300微安左右最好，过大过小都不合适。

問：自制一长短波六灯机，短波段一半能收到电台，一半不能收听，就是收到的一部分电台有时也会自动地无声，这时若将双连转动几下再转到原来位置又能收音，这是什么故障，如何消除？

答：这毛病多半是本地振荡部分接线及排列不良产生高频率寄生振荡所造成。可参阅本刊1961年第三期关于“收音机变频器的设计”一文。

（以上丁启鸿答）

問：扩音机使用哪种话筒较好？

答：一般扩音机使用动圈式话筒比较适合，因为这种话筒结构牢固，灵敏度较高。当扩音机质量较差，或会场杂散电磁场干扰较大时，使用这种话筒杂音比较小些。铝带话筒的优点是频率响应好，失真少，但铝带易于损坏，而且灵敏度低。晶体话筒在气候潮湿或天气炎热时也很易损坏。普通扩音机的话筒输入电路都是高阻抗的，应该配用高阻抗的话筒。但也有一些较好的扩音机，话筒输入电路是低阻抗的，需要配用低阻抗话筒。因此在购买话筒时，应该注意和扩音机配套的问题。

（方锡答）

无线电

WUXIANDIAN

1963年第6期(总第80期)

目 录

- | | |
|---------------|----------------|
| 无线电多路通信 | 徐敏(1) |
| 晶体管的中和电路 | 王本轩(3) |
| RC 电路 | 黎明(4) |
| 想想看 | (5) |
| 电视信号的特点和传递 | 张家谋(6) |
| 音频频率计 | 张国正等(8) |
| 电位器的修理 | 潜戈(9) |
| 想想看答案 | (9) |
| 收音机整流器的设计 | 莫井(10) |
| 自动调节收音机(续) | 董春昇(12) |
| 省电的晶体管低放电路 | 范思源(14) |
| 消除电视机机关光点的另 | |
| 一方法 | 尤阳熹编译(15) |
| 收音机怎样装接几只扬声器 | 俞錫良(16) |
| 共用一个推挽末级的双频道 | |
| 放大器 | 孙延宗编译(17) |
| 校准中频变压器简法 | 黄俊雄(17) |
| 电热孵化用的温度控制器 | 俞祖山(18) |
| 自动启闭的晶体管收音机 | 罗鹏搏(19) |
| 实验晶体管超外差式收音机 | 杨名申(20) |
| 国外点滴 | (22) |
| “工农之友”牌收音机的改装 | 张慈祐
魏广阜(23) |
| 问与答 | (24) |

编辑、出版：人民邮电出版社

北京东四6条13号

印 刷：北京新华印刷厂





总 发 行：邮电部北京邮局

订 购 处：全国各地邮电局所

本期出版日期：1963年6月10日


本刊代号：2—75 每册定价2角

振荡回路LC.f计算图表

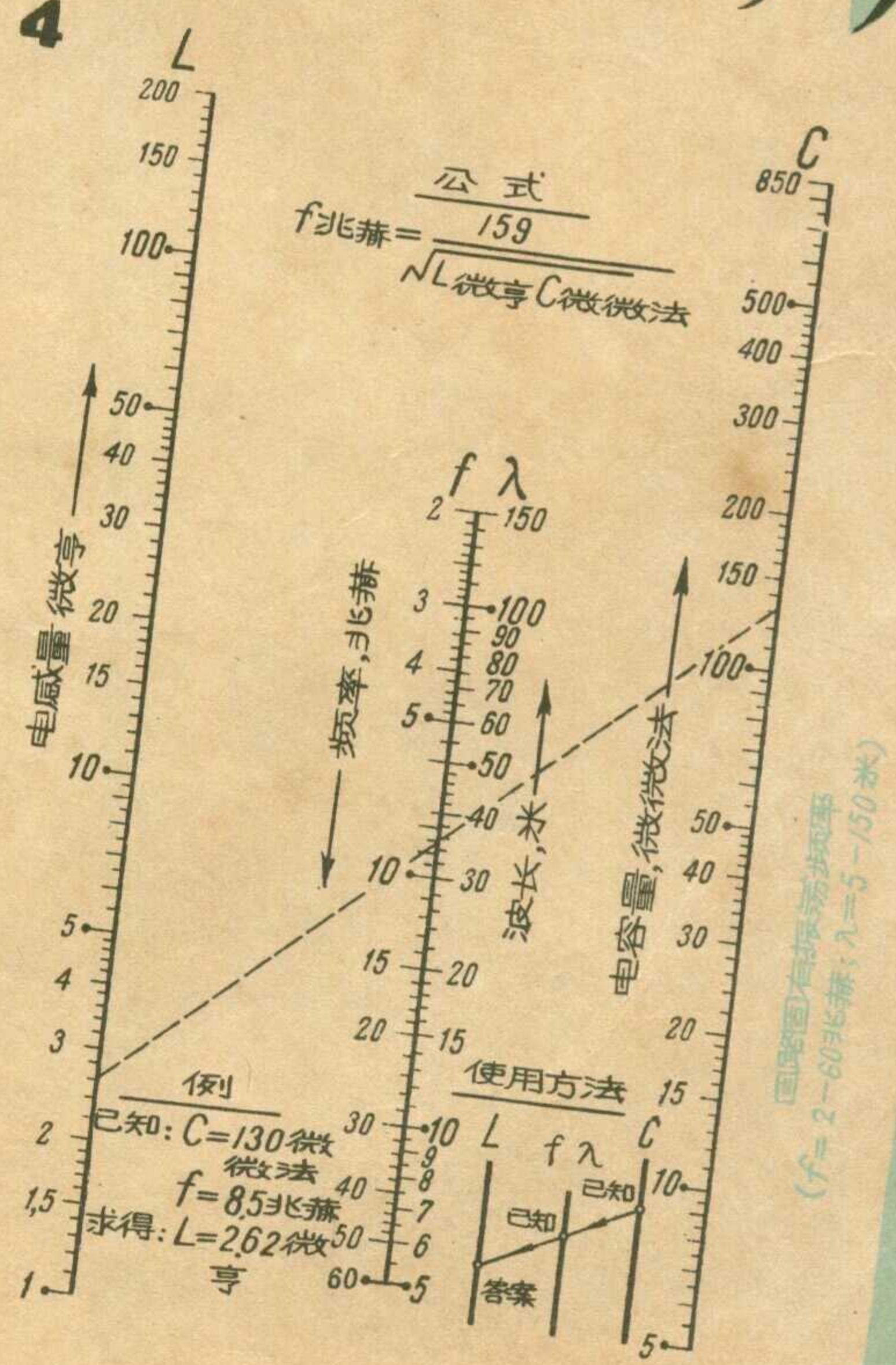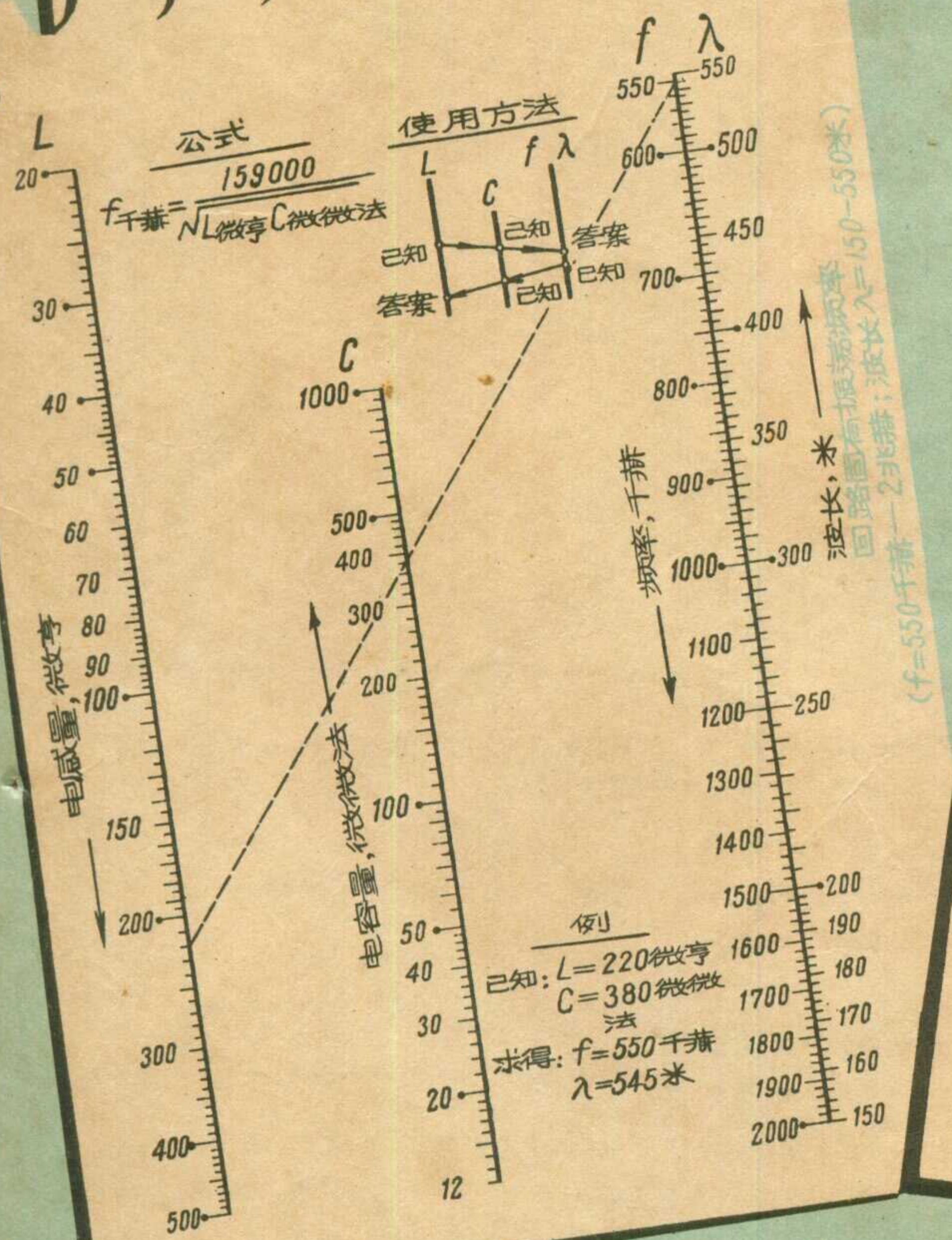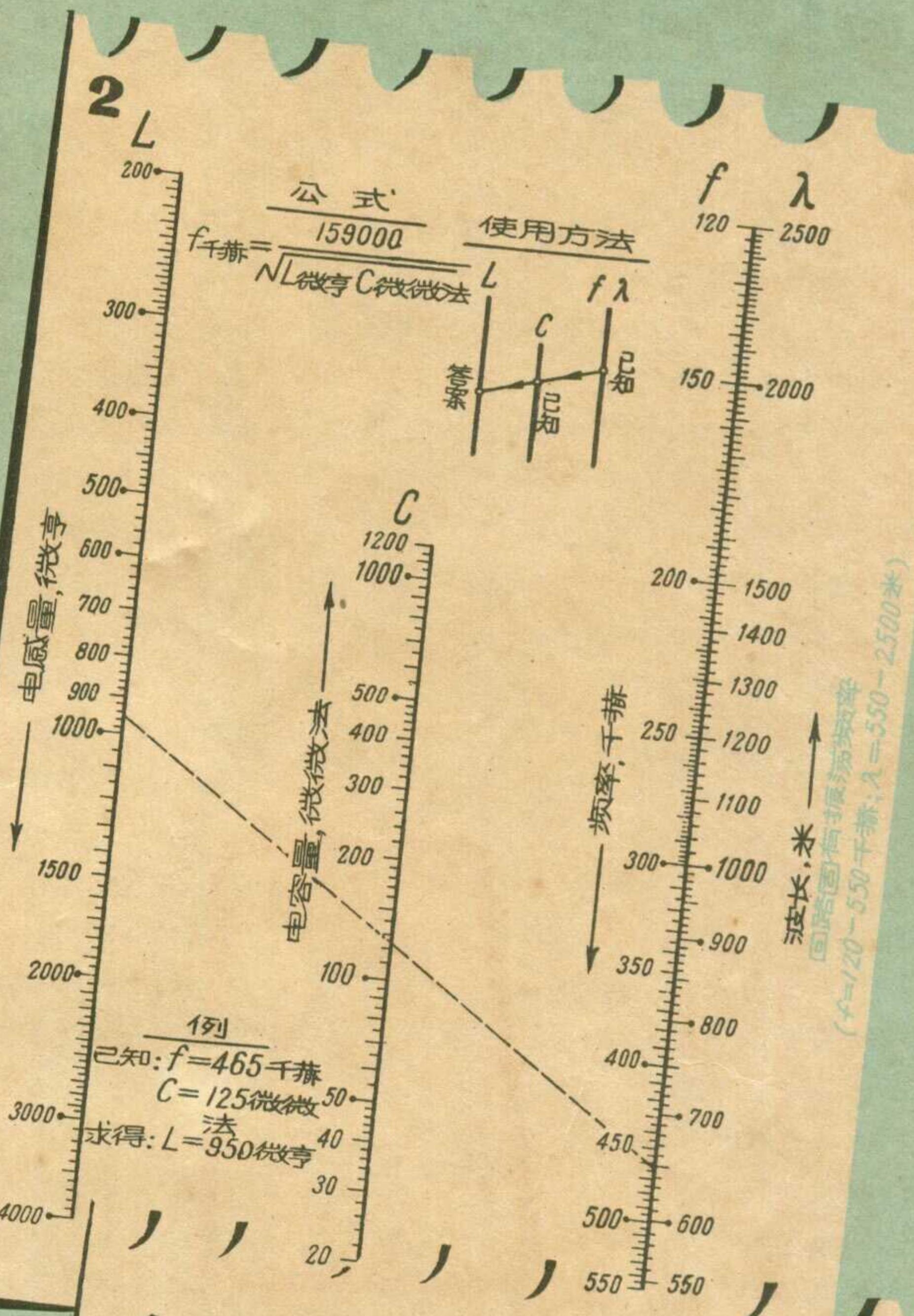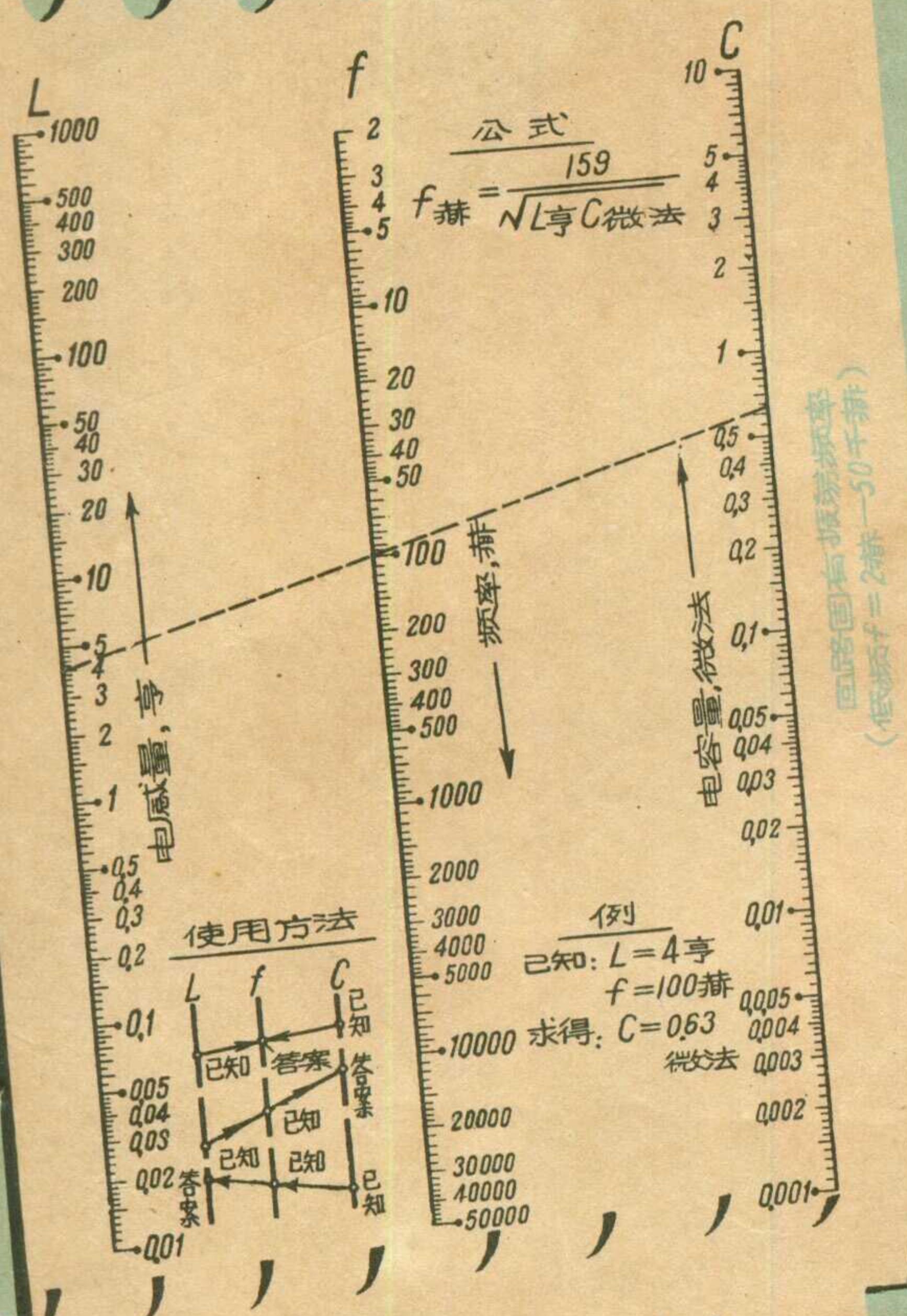

实验晶体管超外差式收音机

「开板实装图」

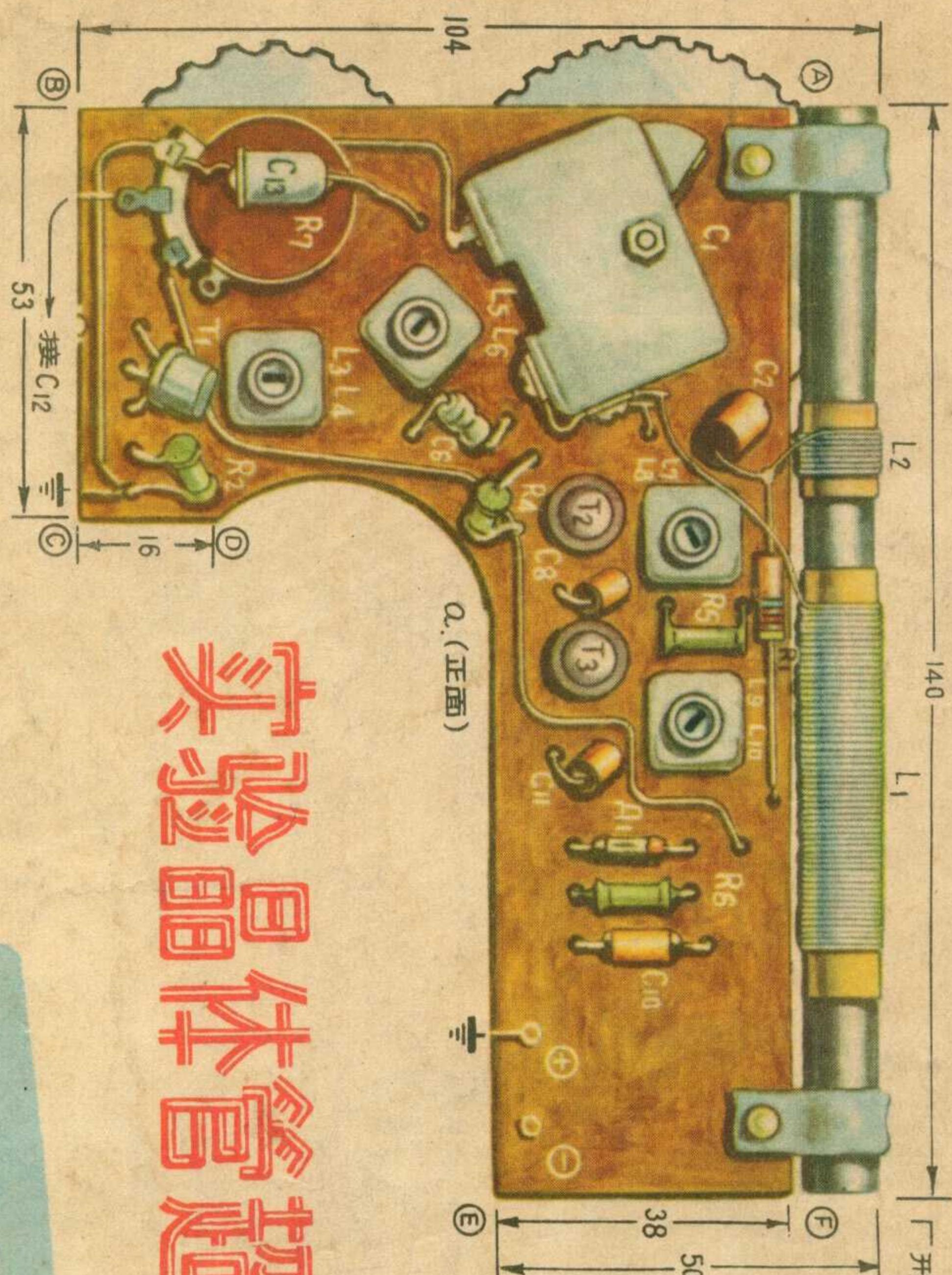

① 木箱尺寸
② 电池、扬声器等
在机箱中的位置
③ (单位:毫米)

