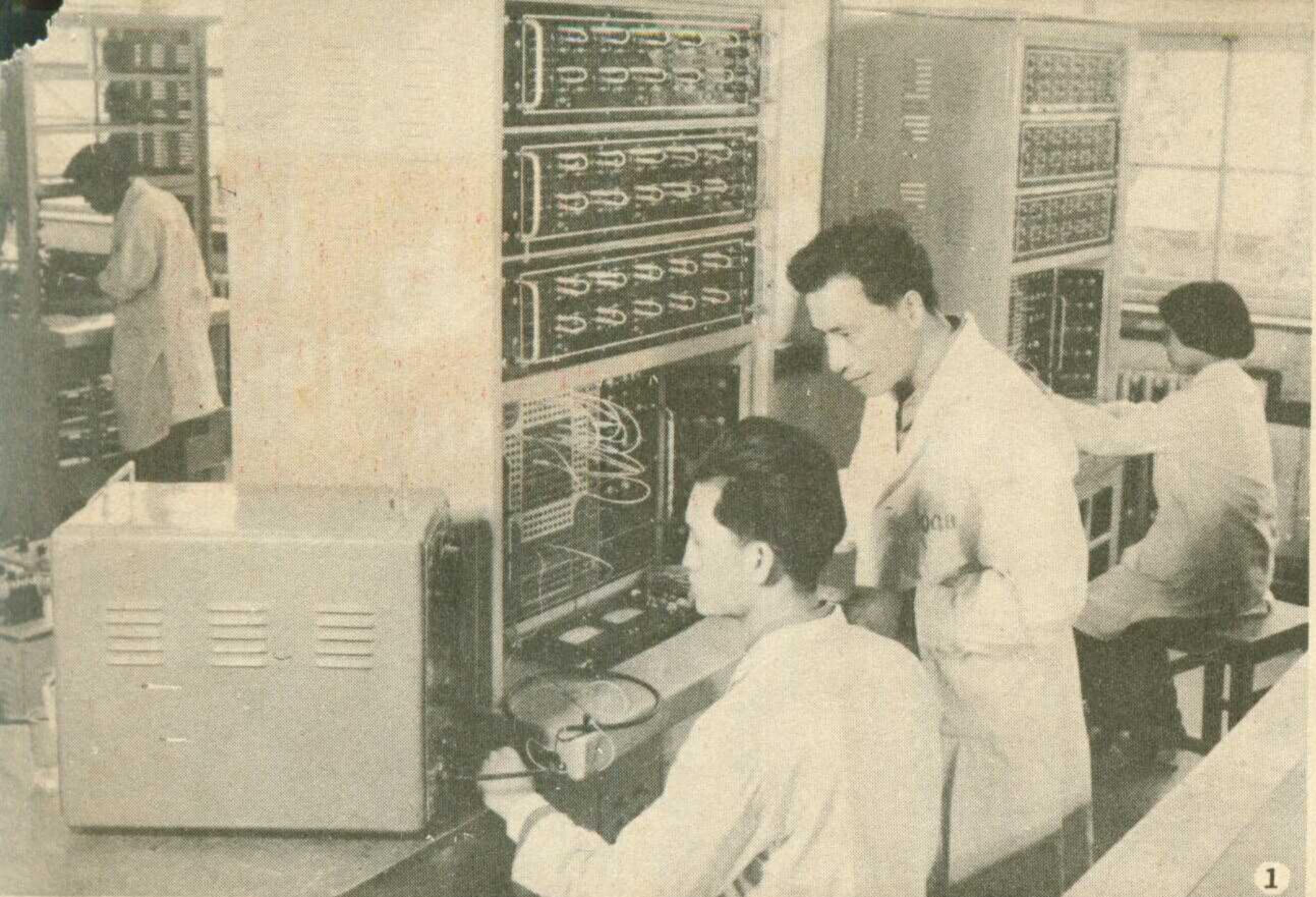


无线电

WUXIANDIAN

10
1964





1

奋发图强的工厂和年輕人

天津电子仪器厂，奋发图强，自力更生，积极开展科学实验，采取“就地取材”的办法，自行培养技术力量，用新技术武装自己，从一个只能生产电烙铁等简单电器的小厂，发展成一个能生产高级精密电子仪器的现代化电子仪器工厂。这个厂的大部分职工是青年，其中多数又是1958年进厂的高初中学生，但是他們在党的领导下，朝气蓬勃，边劳动，边学习，不少人在短短几年时间中，便掌握了比较复杂的电子仪器制造技术，成为生产中的骨干。

①天津电子仪器厂生产的高级精密自动化測試仪器和模拟式电子计算机等产品，得到了国家的奖励。这是厂的技术員在調試 FM-8型模拟电子計算机。

②工人出身的青年工程师李之珍，解放前是个拣煤核的苦孩子。进厂当徒工时，只有小学文化程度，由于他虚心学习，勇于实践，因而在生产上屡有革新貢献。这是李之珍(左)在教工人装配电子仪器。

③共青团員白全海(左)刻苦钻研技术，数年如一日。最近，他同别的工人一起，完成了一台高级的电子仪器的試制任务，已被提升为工程师。这是他正同助手測試新产品。


④青年見习技术員柴宝芬，五年前还是个对电子仪器一无所知的徒工，几年来，她在厂內半工半讀学校积极学习，現在已能独立編制一些电子仪器制造的工艺文件。这是她在厂的业余大学学习的情形。

⑤厂里办有从扫盲班到大学的各种业余学校，現在全厂絕大部分青年工人都达到了高中毕业的文化水平。这是电子专业班正在上课。


(新华社記者 时盘棋攝)



2

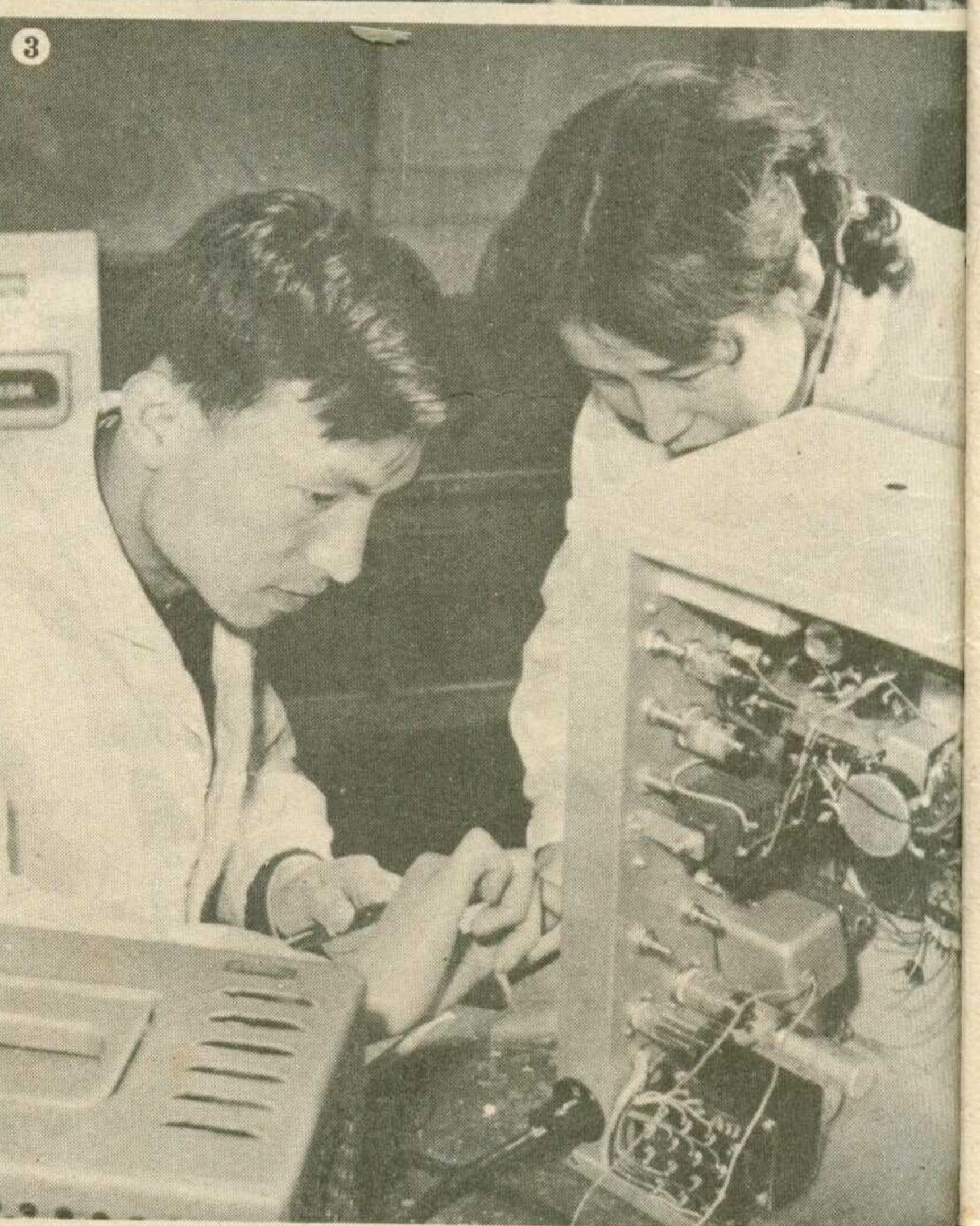


3

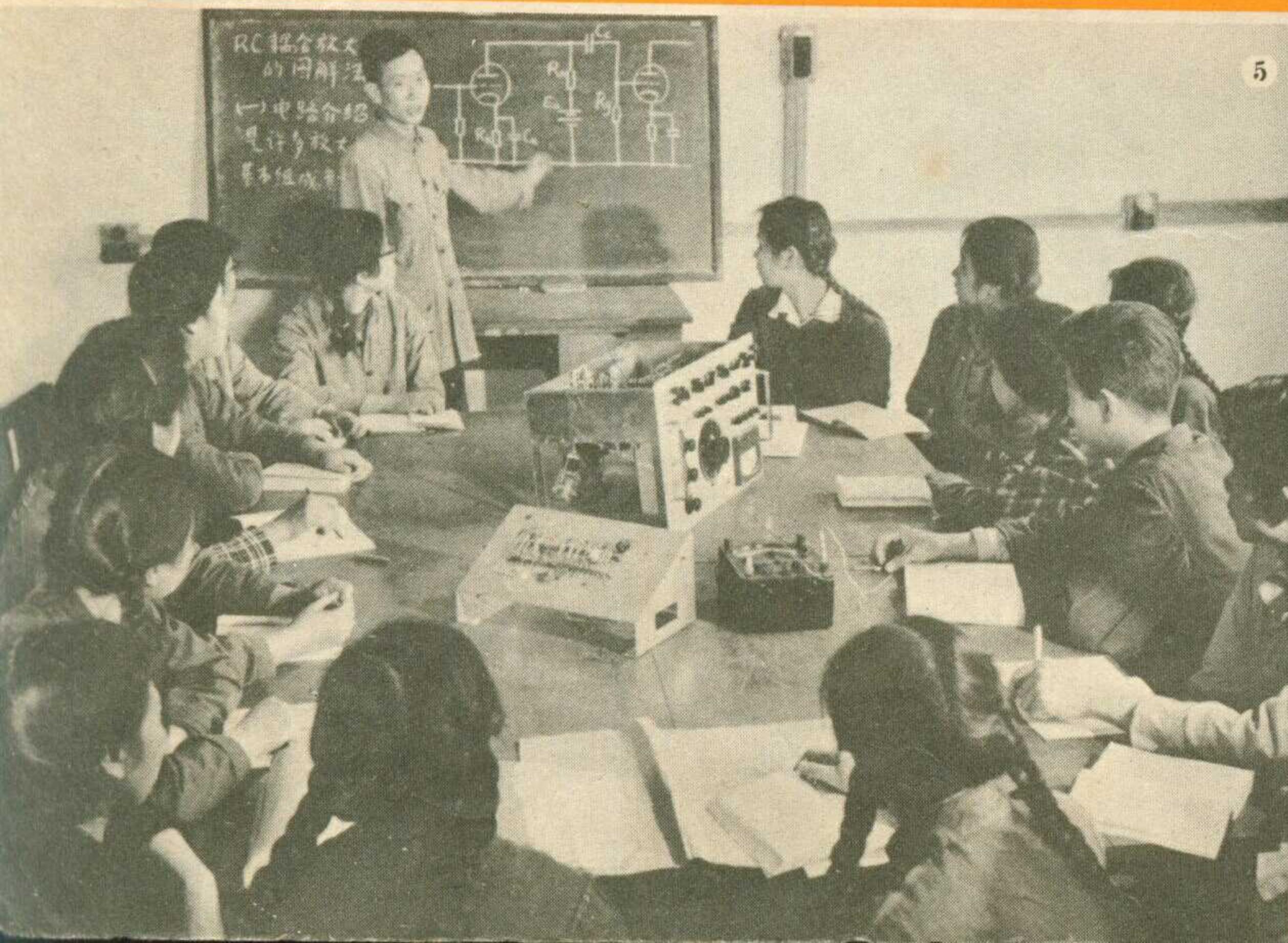

5



4

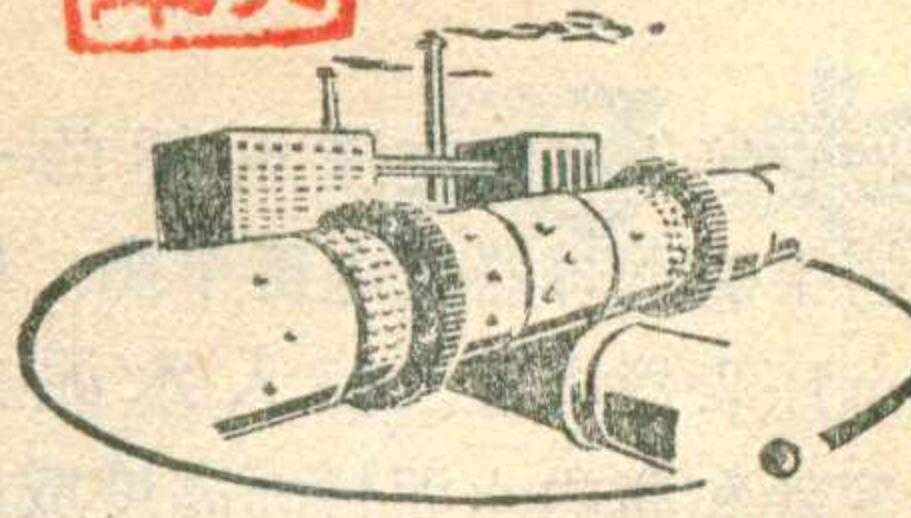


电子技术在水泥工业中的应用

周 靖 寰

水泥是建筑房屋、工厂、桥梁、水壩等的主要材料之一，在現代化的工、农业及国防建設上起着重要作用，它是用石灰石、粘土等作为主要原料，經過破碎、粉磨、煅烧及再粉磨制成的。在生产过程中要进行各种工艺参数的測量和調节，旧式水泥厂多半是依靠人工視、触、听等感觉和經驗进行控制。在近代化水泥厂中大部分已为各种各样的測量及自动調节仪表所代替，这些仪表中有很多是应用电子学成就的結果。这里只介紹几种水泥工业中所特有的电子设备。

保护破碎机的哨兵——金属探测器

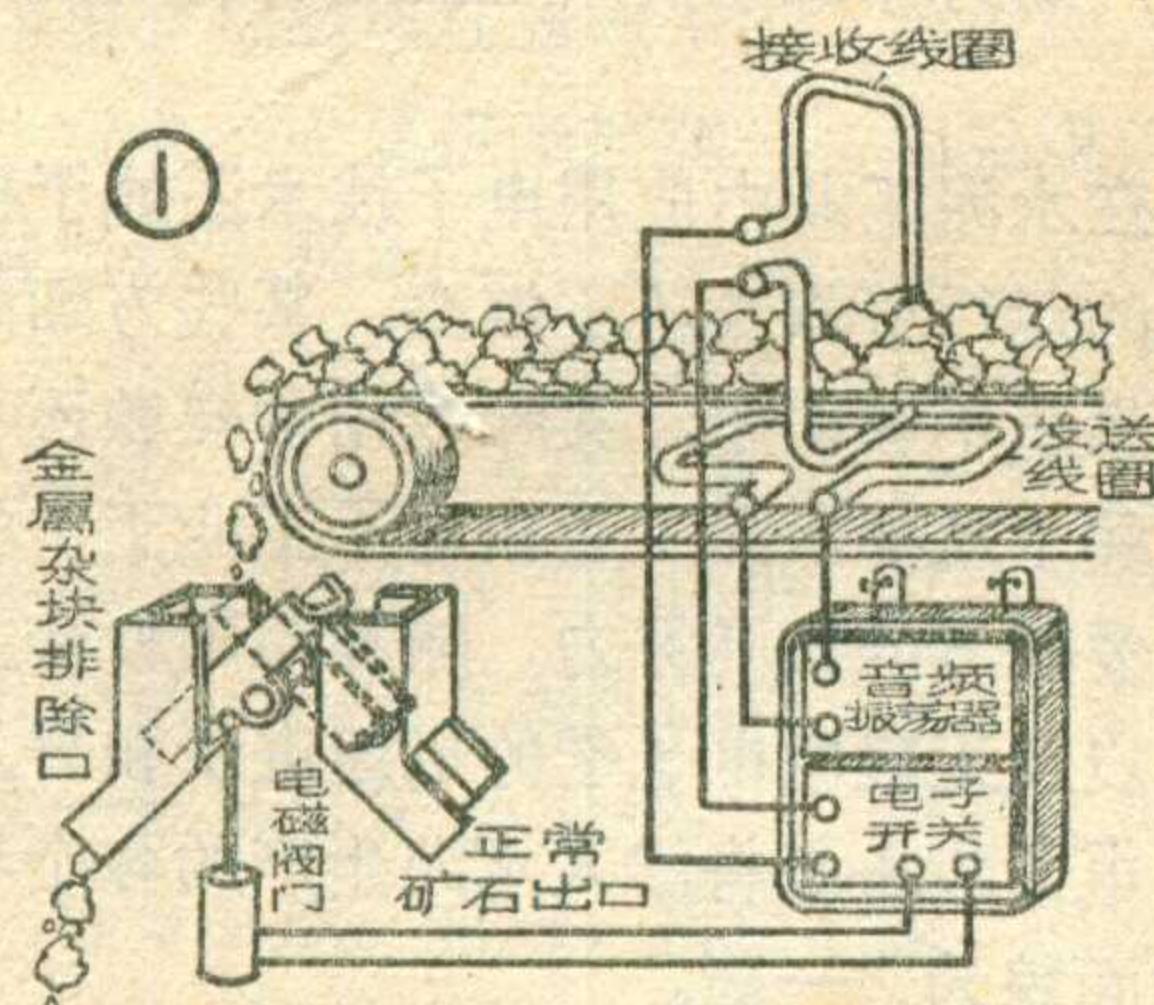从矿山采出的大块石灰石要用破碎机碎成小块。有一种锤式破碎机，石块一进去就被粉碎，但是如果偶然有从采矿机械掉落的鋼铁件混在矿石里面进入破碎机就会造成严重的机械损坏事故。用电磁铁可能把铁件吸出




来，但对硬度高、磁性弱的錳鋼件却无能为力。采用金属探测器不仅能探出铁件和錳鋼件、而且比电磁铁价格便宜，耗电少。

金属探测器的原理示意如图1，图中的探测线圈由发送及接收线圈组成。振荡器向发送线圈供给音频电流形成一个交变磁场，接收线圈因为放在发送线圈的中央，并互成直角，所以感应电压极微。如果有金属件通过探测线圈，就破坏了磁场的平衡，使接收线圈的感应电压增高，通过电子开关就能发出报警信号或开动电磁阀门，将混有金属部分的矿石清除。

粉磨工人的忠实助手——电耳

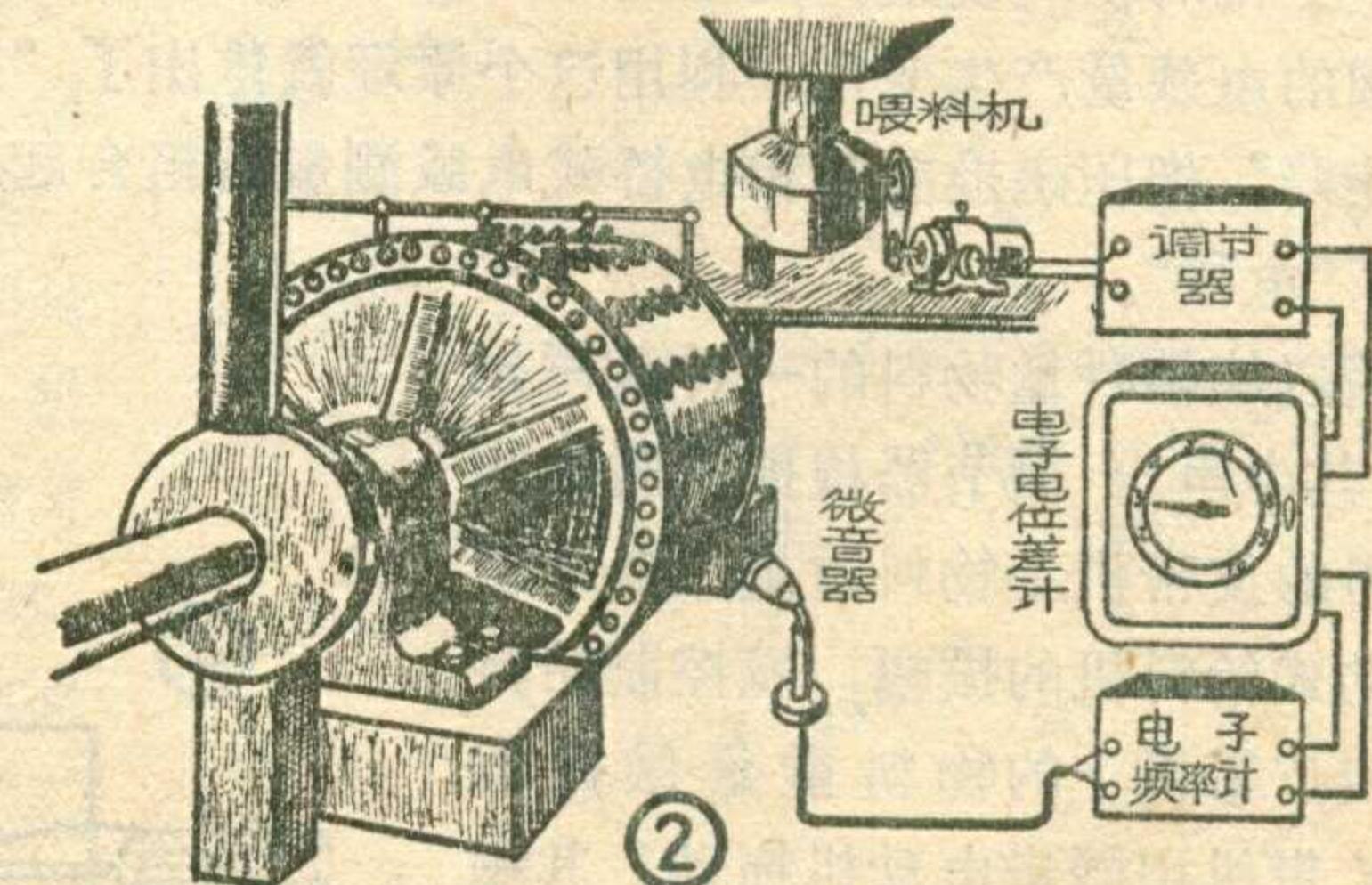粉磨机是一个龐大的鋼制筒体，里面装了許多大小不同的鋼球，不停地旋转着。矿石从一端喂进去，受到鋼球的打击研磨，由另一端出来就成了粉末。为保持最高的粉磨效率，要求磨里的物料保持一定数量，可是磨




内物料的多少在外面是看不見的。有經驗的看磨工人可以由磨内鋼球撞击发出的噪声来判断并据以調节喂料量。这种听测方法不能十分精确，并要靠长期鍛炼积累經驗，工人因长期在噪声中工作就会影响健康，甚至患噪声性耳聾症。利用电子測听仪器——电耳就能使工人坐在隔絕噪声的控制室内管理粉磨过程，并且比人耳更为灵敏和准确。

电耳的原理示意如图2，磨机的噪声由一个装在磨机近旁的微音器所拾取，微音器的输出电压送入电子頻率計，变成与声强无关，而与頻率成比例的直流电势。因为磨内装料量与頻率成反比，所以用电子电位差計測出这个电势，就能达到指示和記錄磨内所存物料份量，并自動調节喂料机，使物料量保持恒定的目的。近年来已改用一种特制的換能器代替一般微音器，它比微音器坚固耐用，又能防止附近其他磨机的噪声干扰。

秤量大量粉状块状物料的新途径——电秤

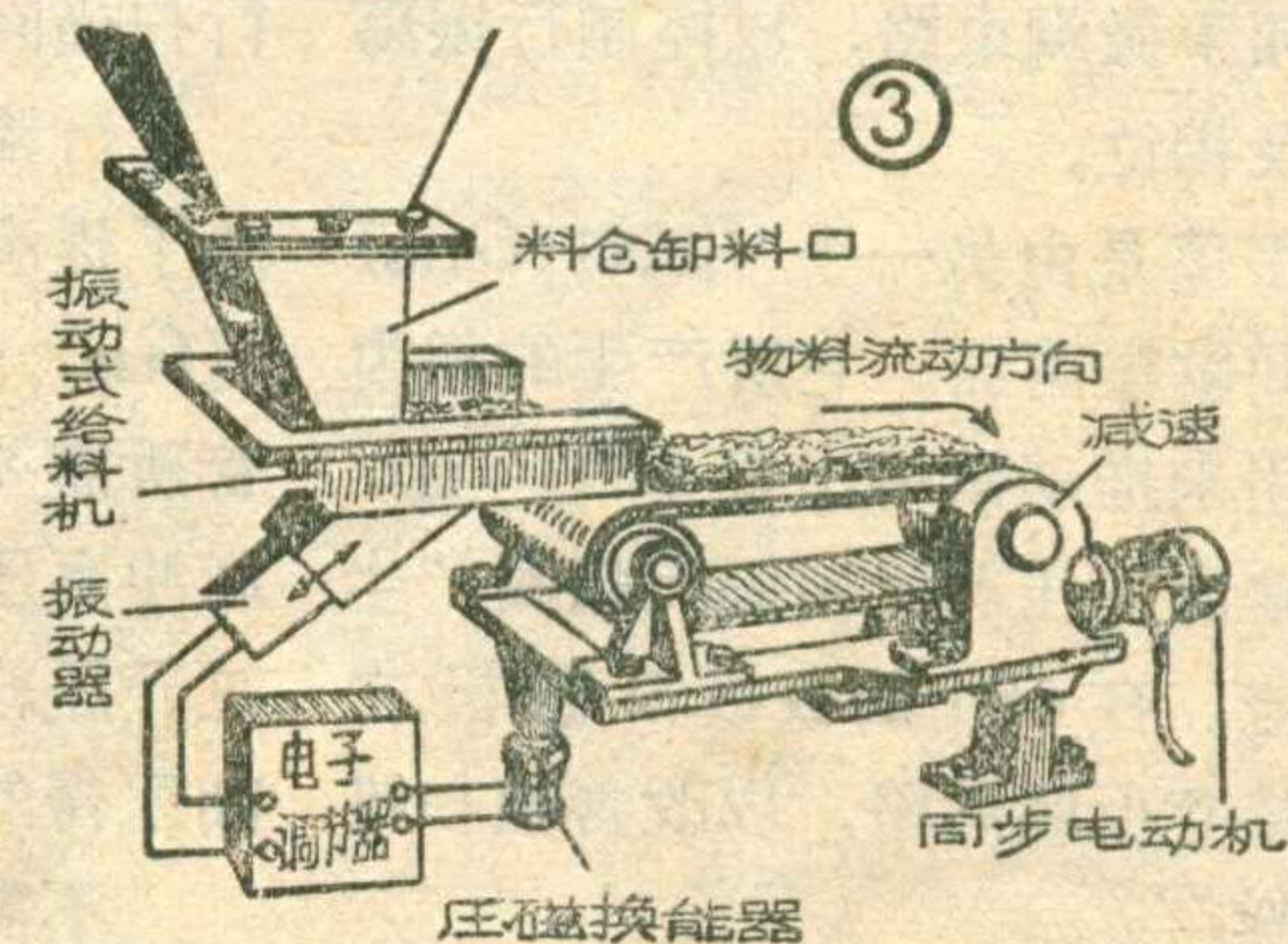水泥生产过程中需要随时統計原、燃料的消耗量和半成品及成品的产量。各个工序之間，物料的料动量达每小时几十到几百吨，一般的人工秤量方法都不适用。



用純机械方法作成的各种自动計量秤，在水泥粉尘中都难以长期保持必要的精确度。应用“压磁效应”作成的电秤，受压时几乎不会产生变形，所以能够采用靜止的測量机构，結構簡單坚固，不怕灰尘，易于长期保持較高的精确度。


所謂“压磁效应”是指导磁体受外力作用时，其磁阻会发生变化的物理現象。繞上線圈的铁心，在受压时能使線圈的电感量产生变化。利用这个原理就作出了“压磁換能器”，把压磁換能器和电桥式电感測量器組合起来就成了“电秤”。

用以連續秤量物料的一种电秤如图3。其中电子調节器根据压磁換能器测得的皮带机上物料重量，自动調节振动式給料机的振幅，以控制給料量，使皮带机上的物料重量保持恒定。皮带机用同步电动机拖动，其轉速也极为稳定。因而累計皮带机的轉数就可以知道物料的累計重量。用几架这种电秤配料，就可以得到非常均齐的原料。

水泥貯庫探绳的改革——料面測量器

制成的水泥要在鋼筋混凝土造的高达几十米的水泥庫內貯存一定时期，生产需要及时了解庫內的装滿程度，老办法是由管庫工人用带重錘的探绳随时探試。探試时从探試孔冒出的大量灰尘会影响工人健康，甚至患硅肺病。使用电子料面測量器就能在控制室內集中監視各个水泥庫的料面高度，从而改善了劳动条件。

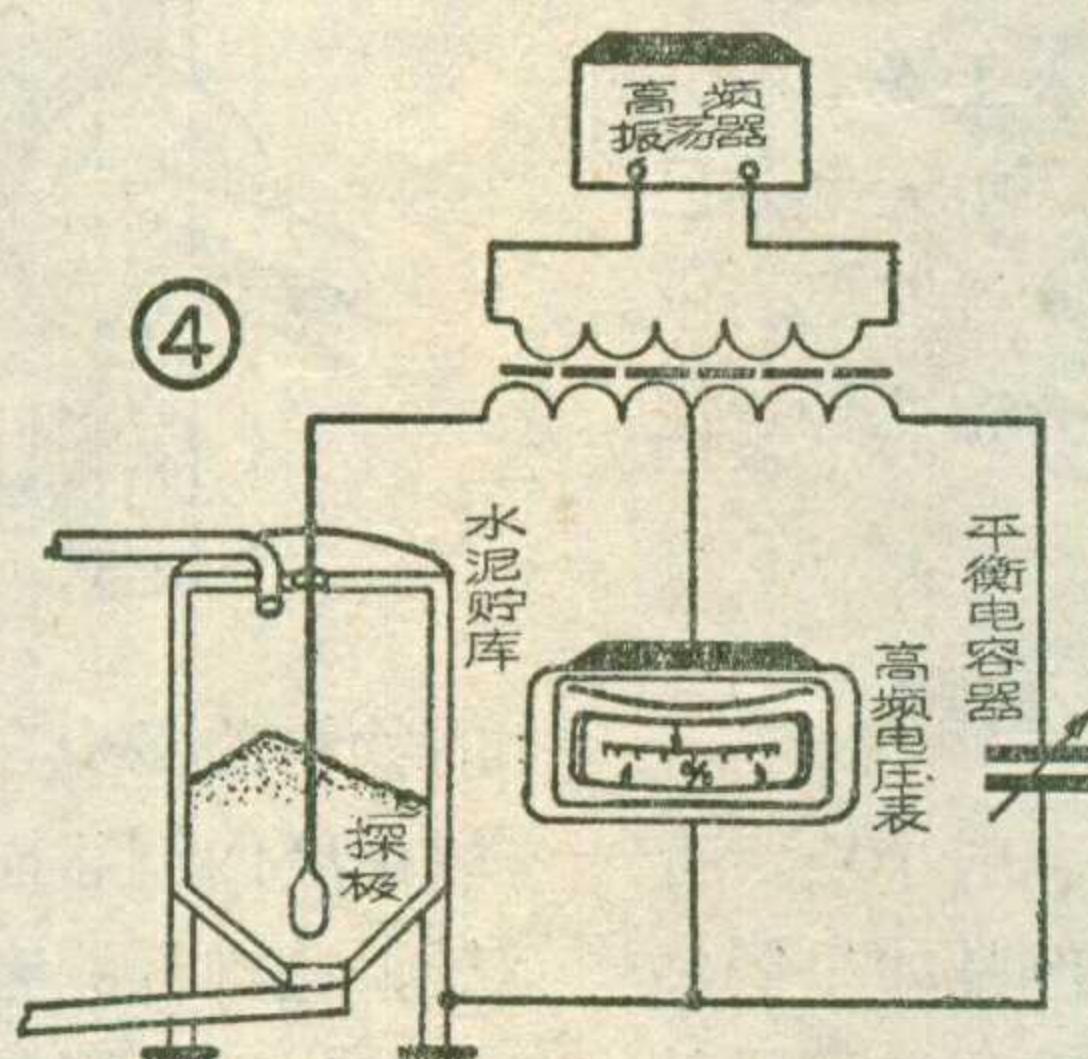料面測量器的原理示意如图4，在水泥庫中央悬吊一根鋼絲绳，于是鋼絲绳和水泥庫壁就形成了一个电容器。因为水泥的介质常数大于空气，所以其靜电容量隨



(上接第 11 頁)
的一半三极管限幅和降低板极电压的限幅作用后分离出来，分別經過微分和积分电路将行同步脉冲和帧同步脉冲加以分离。帧同步脉冲用来直接触发帧間歇振蕩器。行同步脉冲則加到行自动频率微調电路，以控制行振蕩的频率及相位。

2AP7半导体二极管(D_4, D_5)构成的，它将行同步信号与行輸出变压器产生的反饋鋸齒信号加以比較后，产生正或負的直流控制电压，此电压加到行多諧振蕩器的栅极，以调节行振蕩(G_{13})的频率和相位，与电视台的行扫描同步。

行輸出管由6P13P (G_{14}) 組成。为了提高行扫描的效率，采用由 6Z19 (G_{15}) 組成的升压阻尼电路。显像管所需要的高压是利用逆程中产生的脉冲高压（峰值可达 7~8 千伏），通过升压線圈再經過 1Z11 (G_{16}) 整流而取得的。

不需經常調節的旋鈕位于机旁或机后。經常需要使用的旋鈕位于机箱

水泥料面的增高而增加。把它接入高頻交流电桥的一臂，在空庫时調節另一臂的平衡电容器使电桥平衡，则接在电桥对角綫上的高頻电压表指零位。装入水泥之后，高頻电压表的偏轉角度就和庫內水泥料面高度成比例了，从而能在刻度面上指出水泥料的存量。加上一些輔助装置，还能够在事先給定的料面高度发出报警信号。

电子技术在水泥工业中应用的展望

上面只不过举了几个例子，以說明在水泥工业应用电子技术，可以解决用其他方法难以解决的問題。其实，

其他方面的用途还很多，比較普遍的是測量和自動調節溫度、液体粘度和流量、气体压力，化学成分的自动分析等。此外使用工业电视可以集中觀察露天堆場的堆存情况，并据以遙控装卸机械，或管理有損健康場所的装卸車工作。用五彩电视机观察迴轉窑內的煅烧情况，能够改善看火工人的劳动条件。用音頻頻譜分析器能够早期診斷出机械的故障，而防患于未然，

用电子計算机自動調節迴轉窑內熟料的煅燒過程能充分发挥其生产潜力等都是技术上已經解决或接近解决的問題。

目前在水泥工业中应用电子技术还处于搖籃时期，电子設備的运行可靠性还不够高，某些方面的性能和技术經濟效果还不够理想，实际应用的經驗还不够丰富。这些都有賴于从事水泥工业和电子工业工作的人員及广大无线电爱好者的共同努力。随着祖国社会主义建設的飞跃发展以及无线电电子学的迅速进步和普及，在不久的将来，电子設備必将渗入水泥生产的各个环节而使水泥工业的面貌为之一新。

前方：电源开关兼音量旋鈕在左边；亮度旋鈕在右边。偶或需要調節的旋鈕位于机箱前方下側自左至右依次是行頻、帧頻及对比度。波段开关及頻率微調位于机箱右侧，如当地只有一电视台，則不必轉動。

104—1型的电路和 104型完全相同，只是电源开关兼音量、行頻、帧頻、对比度和亮度 5 个旋鈕自左至右排成一列位于木箱的前方。另外揚声器放于前方右侧。

机箱前端的保险玻璃是可卸式的，这样无須拆开机箱，只須将前面保险玻璃取下，即可进行清洁工作。木箱底部盖板拆下，可以接触到全部零件，以便检修。

用电子计算机下棋

—介绍夺红旗电子游戏机—

电子计算机在我国是一门建立不久的新技术，但是它和其他各门科学技术一样，在我国的发展十分迅速。1958年以来，国产电子计算机已经在社会主义建设的许多方面发挥了作用，很多计算量庞大的工作，如大范围的短期天气数值预报，每年每月降水量趋势预报，农业机械化规划，物资运输方案，工程设计，产品设计，大地测量和科学研究所等，都使用了电子计算机，因而节省了巨额的人力物力，提高了精确度，缩短了时间，解决了许多难题。

电子计算机除了进行数值计算以外，还可以解决一些逻辑问题。例如它可以应用在自动控制、统计分析、语言翻译等领域内，也可以用电子计算机下棋。这里介绍的夺红旗电子游戏机就是用一台电子计算机来控制一副棋盘。这部机器陈放在北京科学会堂棋艺室里（见本期封面）。因为是人和机器对弈，所以一个人就可以游戏。游戏方法简单易学，游戏双方条件平等，只要肯动脑筋，人也有得胜的机会。游戏一次一般只用3—5分钟。

机器由三部分组成：棋台、机柜和电源（见图1）。三者之间用电线连接，相对位置和方向可以根据房子的特点布置。

在棋台的盘面上，有由按键组成的圆环和五角星（见图2）。这些按键就是一个一个的小红灯，它们就代表棋子。当我们走棋的时候，只要在某


一个灯泡上按一下，被按的灯泡就亮起来，说明这个棋子已被走过。机器走棋时，小红灯自动地亮起来。下棋时，先按一下“总清”按键，这时棋盘上所有的灯泡都是暗的。然后以人为一方，机器为一方轮流走棋。在轮流走棋的过程中，该人走棋时，棋盘左上角的绿灯自动地亮起来，绿灯下面有“您走”二字，说明这时人在走棋。人走过之后，必须按一下“机走”按键，这时棋盘左下角

的红灯亮起来，说明机器正在走棋，机器走完一步之后，红灯自动熄灭，绿灯又自动亮起来。双方走棋，还有一定的规则，若违反了这个规则，机器便发出犯规信号（犯规灯亮并发出叫声）。

走棋的规则是在外圈每一次可按1~3个灯，在五角星上每一次可按1~2个灯。每次走棋时，按了外圈的灯就不能再按五角星上的灯，按了五角星上的灯就不能再按外圈的灯。下棋者应想办法使最后只剩下一个灯未按，逼使对方按这最后的一个灯，就取得胜利。每盘棋结束后，五角星中央的红旗灯就自动亮起来，同时代表“机胜”或“您胜”的灯也亮起来。

下面我们简单地介绍一下机器的工作过程。图1中的机柜就是一台电子计算机，它主要包括两大部分：寄存部件和运算控制部件。当人和机器

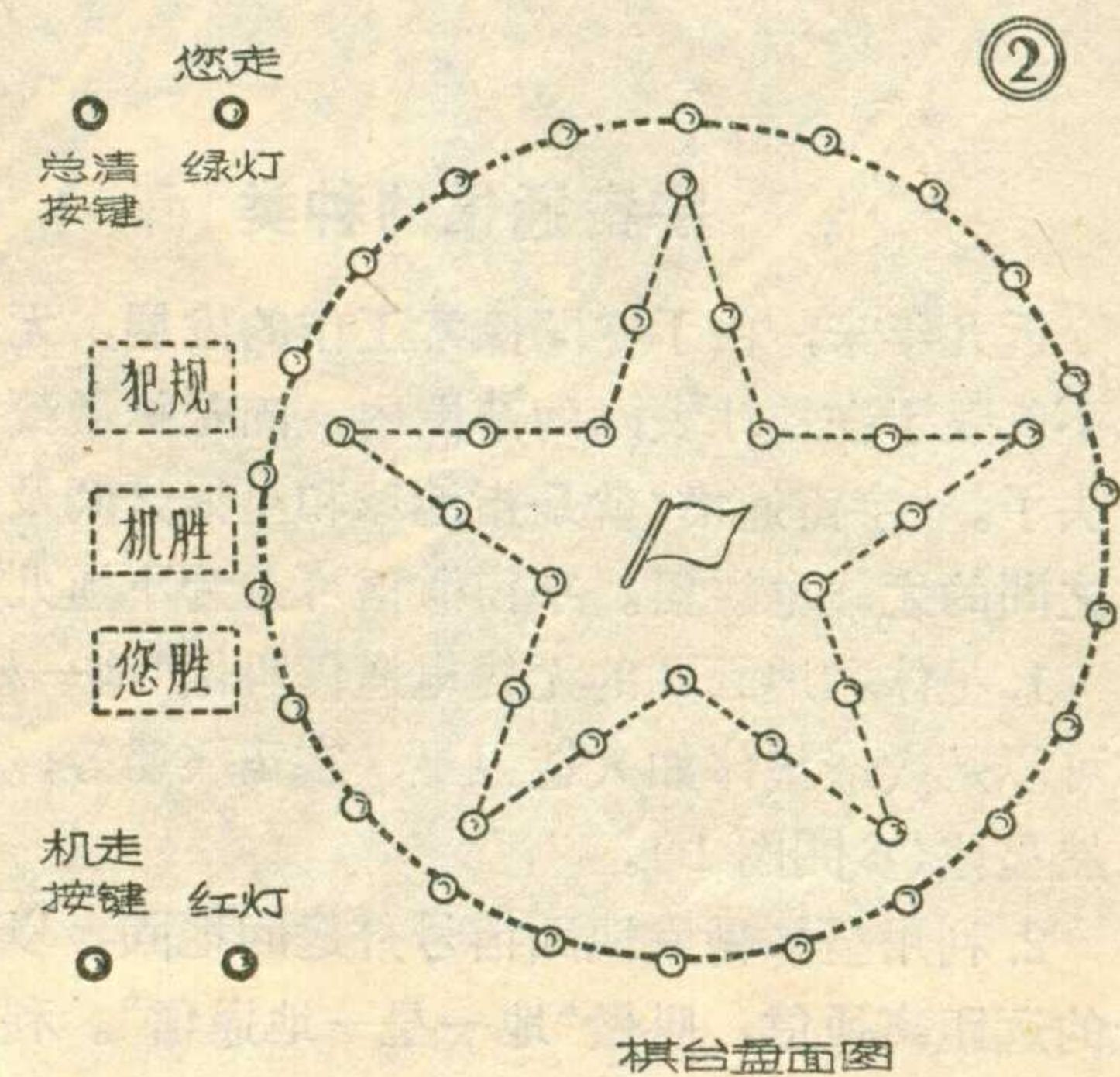走棋时，每点亮一个灯泡（即每走一个子）就有一个脉冲信号送到寄存部件去，寄存部件把这些信号接收并保存下来，同时它还要发出相应的脉冲信号送到运算部件。运算部件的功能是根据收到的脉冲信号进行计算。计算过程，



棋台盘面图

实际上是一系列逻辑电路的动作过程。在不同数目的信号脉冲的触发下，按一定规律组合的逻辑电路得出不同的结果，然后输出相应的控制信号到控制部件，便点亮相应的指示灯，表示机器的走子。因此只要掌握了这个一定的走子规律，人是也能战胜机器的。读者如有兴趣，不妨探索一下这个规律。


机器的整个结构采用插件式，每一个插件就是一个单元电路。它是全部晶体管化的小机器，完全用国产元件装成，并且采用了印刷电路。（佳）

自制拉线弹簧

找一根30号（直径0.31毫米）左右的细钢丝，把它放在炭火里烧红，拿出让它慢慢冷却以减少它的弹性；然后，把钢丝的一端用细铁丝扎牢在一根M5的螺杆一头，再一匝一匝均匀地绕在螺纹内。

绕好后，把钢丝连螺杆放进火炉内烧红，取出淬在水里。冷却后，小心地把钢丝从螺杆上旋出，用尖嘴钳把两端钳成圆环，拉线弹簧便作成了。

应注意的是：弹簧淬水前不宜烧得太红，因为烧得太红再淬，弹簧容易脆断。
(高春輝)

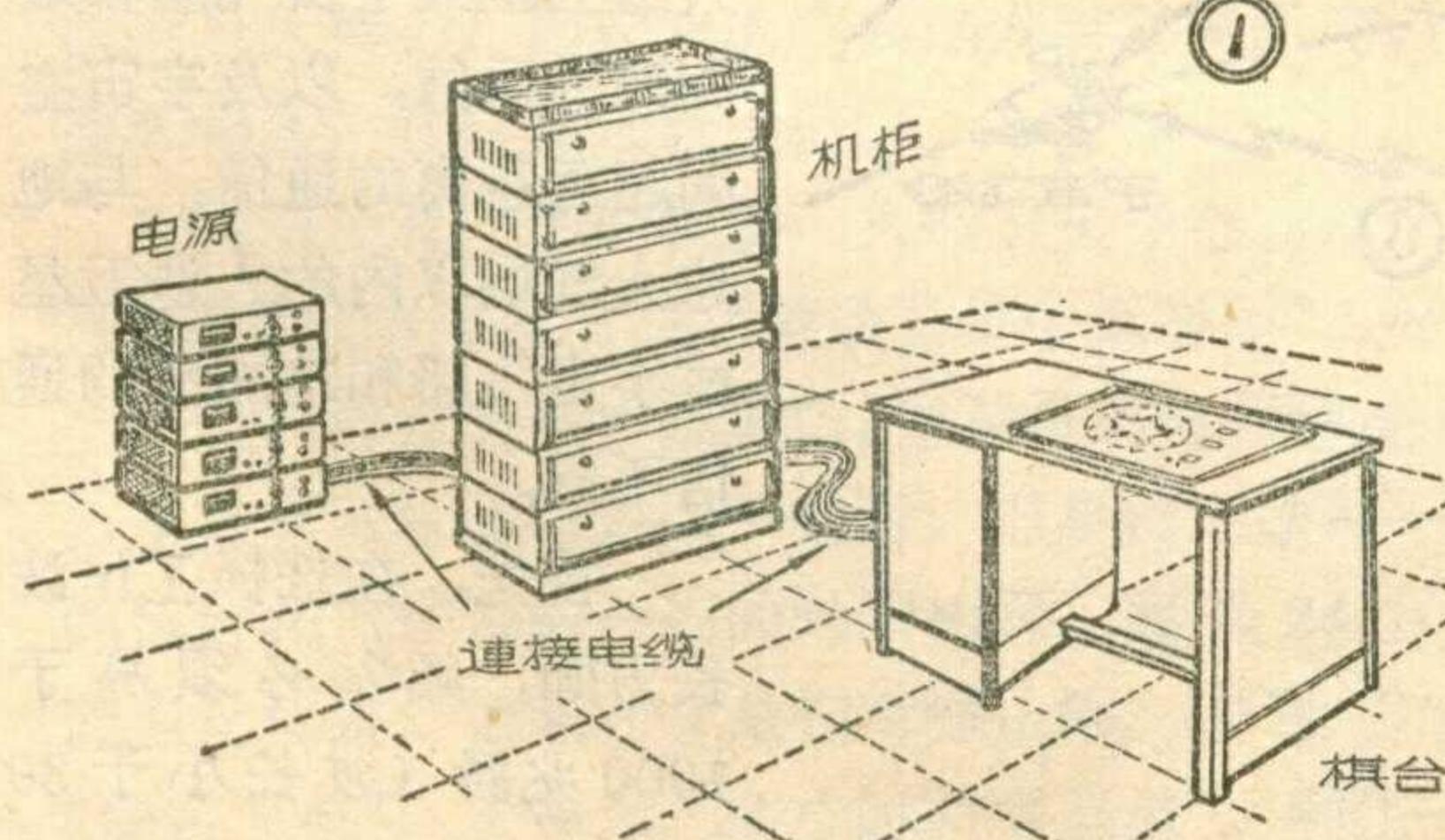

宇宙通信

高 崇 龄

宇宙通信的种类

近几年来，由于空间探索工作的发展，无线电通信已不仅限于在地球表面的范围内，而是扩展到宇宙空间里去了。“宇宙通信”就是指地球和星体之间及星体和星体之间的无线电通信。宇宙通信可分为下述几种。

1. 星体和地面间的无线电通信叫做“地一星通信”。星体可以是人造星体如人造卫星、宇宙飞船等；也可以是自然星体（参阅图1）。

2. 利用星体转发地面信号并送回地面，以实现地面上的远距离通信，叫做“地一星一地通信”。利用人造地球卫星转发信号的地一星一地通信称为“人造地球卫星中继通信”。利用自然星体转发信号的地一星一地通信称为“自然星体中继通信”。

3. 地球外两星体间的无线电通信叫“星一星通信”，例如宇宙飞船和宇宙飞船间，或宇宙飞船和月球间的通信等。

4. 第四种通信称做星面通信。为了探测其他星体，通常都需建立星面通信，例如月球表面上的通信，金星表面上的通信等。

低高空人造卫星 和地面间的通信

现阶段所发射的实验性和探测性的人造地球卫星或


宇宙飞船，主要目的在于探索地球外围空间，飞行轨道的高度都在离地数百公里以内。它们和地面站间的无线电通信是属于“低高空地一星通信”。

低高空地一星通信所使用的是波长短于20米的短波和超短波。我们知道地球大气层上部的电离层，会把波长大于20米的电波反射回来，而使它不能通过。因此，在宇宙通信中不能使用短于20米的无线电波。

人造卫星或宇宙飞船和地球间的通信，包括两种通信系统：一种是遥控、遥测用的通信系统；另一种是电报、电话、电视用的通信系统。

在人造卫星上或宇宙飞船上所获得的探测数据，首先记录在磁带上；当人造卫星或飞船飞过指定地区时，由地面站发出无线电遥控命令，使磁带上的记录通过发射机和天线传播到地面上来。宇宙飞船或人造卫星的飞行轨道也需从地面站利用无线电遥控方法加以控制。由于测量数据和遥控命令种类很多，传送这些命令和数据就需要无线电多路通信系统来实现。

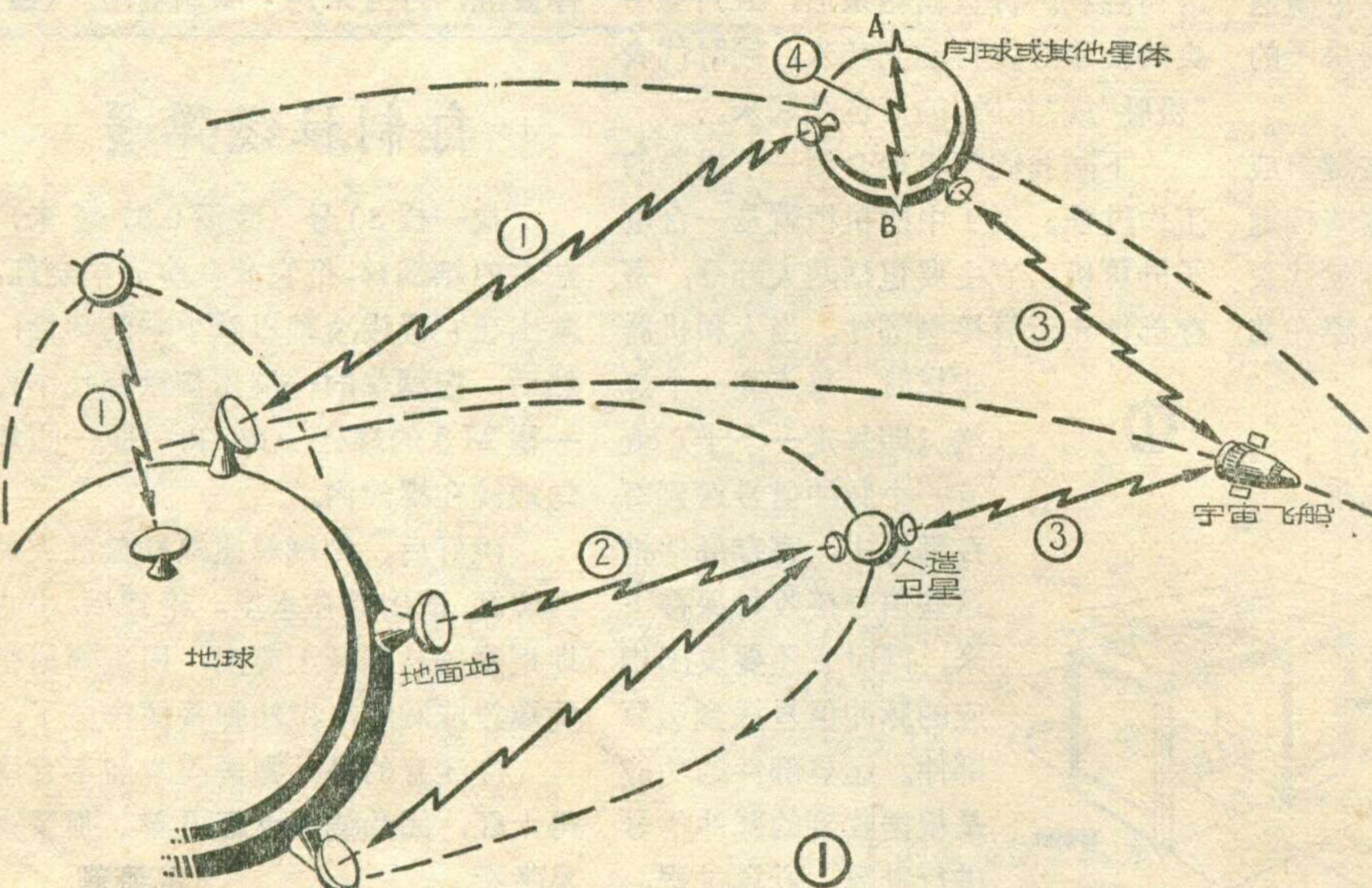在低高空人造卫星或宇宙飞船上所使用的无线电通信设备，基本上与地面上的相同；但必需要求：体积尽可能小，重量尽可能轻，功率消耗尽可能小，可靠性很高，并能够在火箭发射过程中抵抗巨大的震动。因此，在人造卫星或宇宙飞船上的通信设备，绝大部分是用半导体器件或固态元件做成的。



高高空人造卫星 和地面间的通信

距地面5000公里以上的人造卫星或宇宙飞船都称为“高高空人造卫星或宇宙飞船”。实现高高空人造卫星或宇宙飞船和地面间的通信，以及宇宙空间超远距离的通信，与地球大气层以内的人造卫星或宇宙飞船和地面间的通信不同。

首先，在选择工作波长方面，频率必须高于1000兆赫（波长小于30厘米），以避免宇宙银河

噪声的干扰及通过电离层时的过大衰减。另一方面频率又必须低于10000兆赫(波长大于3厘米),以避免大气噪声的干扰。频率选择得愈高,定向天线的增益愈大,可使人造卫星或宇宙飞船上天线的重量愈减轻。因此,对于超远距离的宇宙通信或高高空人造卫星、宇宙飞船和地面间的通信频率以选用2千兆赫至10千兆赫为适宜,即选用波长为15厘米至30厘米的微波波段。现在实验性的高高空人造卫星所采用的工作频率为2000兆赫至6000兆赫。

其次是对电子器件的选择,从小体积、轻重量、低消耗功率、高可靠性来看,选用半导体最好,故空间接收系统多采用半导体管。但目前它们的工作频率和功率由于制造技术条件的限制,还只能适合于1000兆赫以下,对于2千兆赫以上的或大功率的发送系统还不适宜。2千兆赫以上发送系统的电子器件以采用行波管或速调管为宜,它们的输出功率有数瓦,工作频率高于2千兆赫,寿命长,至少可超过1万小时。目前有的通信卫星,就是采用行波管的。

人造卫星中继通信

利用人造地球卫星,可作为中继站以解决地面上的远距离无线电通信问题。


人造卫星可以是“无源式”的,也可以是“有源式”的。无源式人造卫星是把卫星作为无线电波的反射体,转发地面站送来的信号。在有源式人造卫星上装有中继用的收发信设备,把地面站送来的信号放大并变频后再发回地面。

无源式卫星直接将无线电波反射回去,故无源式卫星接收和转发的波长相同。有源式卫星接收电波的波长和发射电波的波长必须不同,否则会激起卫星上放大器振荡。

由于接收天线所收到发射天线所发射的功率与两天线间距离的平方成反比,很明显无源式中继卫星,自己没有放大能力,因此它的地面站发射功率较有源式卫星要大得多,往往要大数十倍。

按卫星相对地面状态,人造卫星中继通信又可分为“稳定卫星中继通信”和“转动卫星中继通信”两种。

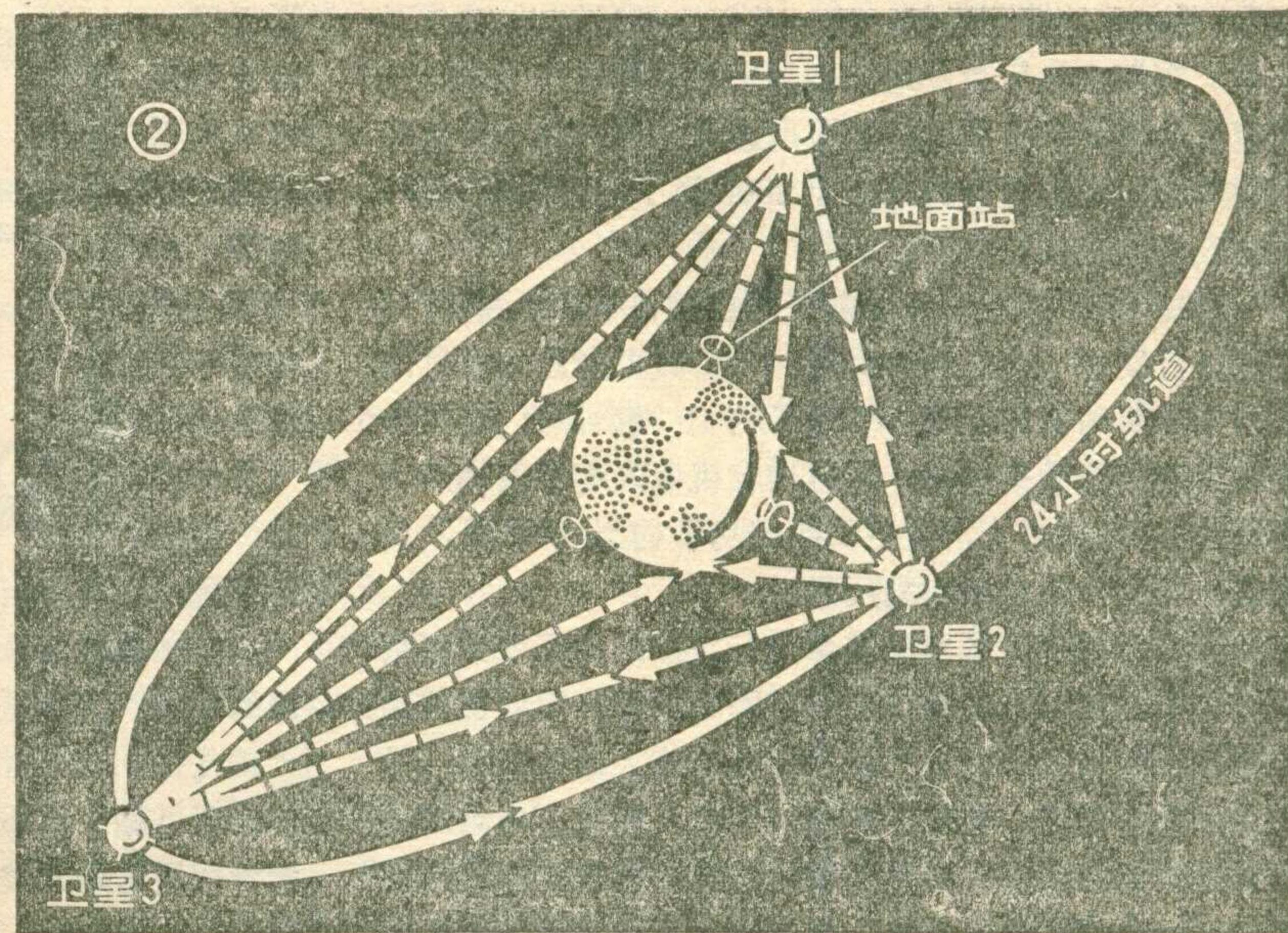(1) 稳定卫星中继通信:当卫星离地面高度为35700公里并和地球运行方向一致时,卫星绕地球转一周的时间恰好和地球自转一周的时间相同,都是24小时;因而卫星位置对地球而言是相对静止的。这种卫星称为“稳定卫星”,又称为“24小时轨道卫星”。利用一个稳定卫星可以转播从地面上收到的电视节目,使很广的地



区都可以收到转播的电视节目。稳定卫星也被用来做为两个相隔很远的地面站间的中继站。

当然中继通信也可以直接用两个稳定卫星进行转接,但在控制方面将会遇到较大困难。更好的方法是在同时可见到2个稳定卫星的地面再建立中继站。

利用在赤道面内均匀分布的三个稳定卫星就能够保证全球的远程通信,它的示意图如图2。

人们希望卫星上的定向天线能够同时照射整个地面上能见到的地区。因此,最小允许的天线束宽度为18°左右。

(2) 转动卫星中继通信:人造卫星离地面高度低于35700公里(一般常是低于5000公里)的,它绕地球一周的时间小于24小时,因而它对地球是相对转动的,称为“转动卫星”。

一个转动卫星作为地面站间的中继站有两种方式:(1)一种是具有较大通信中断率的系统,地面站间只在24小时内的一段时间百分数中才能通信,即仅当转动卫星同时被地面站看见的时候才能通信。(2)另一种是储存工作的,这时不要求卫星同时被地面站看到,当卫星飞过发射站上空时,它把发送信号接收并储存起来,在卫星飞过接收站上空时根据接收站的指令把储存信号转发出去。因此一个转动卫星就有可能保证地面上任意两点间的间歇通信。

利用转动卫星获得连续通信,必须发射很多的人造卫星。

利用转动卫星还有其他一些缺点,例如需要复杂的地面跟踪设备,以及会产生多普勒频率移动现象等。

自然星体中继通信

利用自然星体转发地面信号称为“自然星体中继通信”。目前已在研究的有“月球中继通信”和“金星中继通

信”。月球和地面間通信，地一月一地全程約为 72.9 万公里。利用金星反射，地一金星一地全程約为 10200 万公里。这都是宇宙間的超远距离通信。现阶段实际可被利用的超远距离通信的頻率为 2000 至 10000 兆赫(即 15 厘米至 3 厘米波长)。

远在 1954 年，10 厘米波长即已被科学家們用来对月球进行反射地面信号的实验。为了减少向月球发射信号的发射机的必需功率，使用了約 10 微微微瓦 高 灵敏度的无线电測量接收机，这时接收机輸入端等效噪声功率約为 10 微微微瓦，发射机輸出功率約为 1 千瓦，天綫是直徑为 4 米的抛物面反射鏡。


对金星或更远的自然星体进行通信，問題就更复杂了。由于距离大大地增加，一方面必需增加发射机的輸出功率，增大定向发射天綫和定向接收天綫的面积；另一方面还必需采用更低噪声的接收机，为此，必需采用更低噪声的放大器，如量子放大器或參量放大器，并将天綫建立在很高的高空里，使天綫可不受地面周围环境噪声的影响。

光波及其他宇宙 通信方式的前途

利用紅外綫可見光、紫外綫作为宇宙通信也很有利，因为波长极短，反射鏡天綫增益很大，用較小的光源功率即可輻射到很远的距离。因此利用光波通信較利用无线电波通信可能达到更远距离。

紅外綫的波长范围为 400 至 0.77 微米，其中从 9 微米至 0.77 微米部分輻射較强，大气层吸收較小，适合于宇宙

通信用。

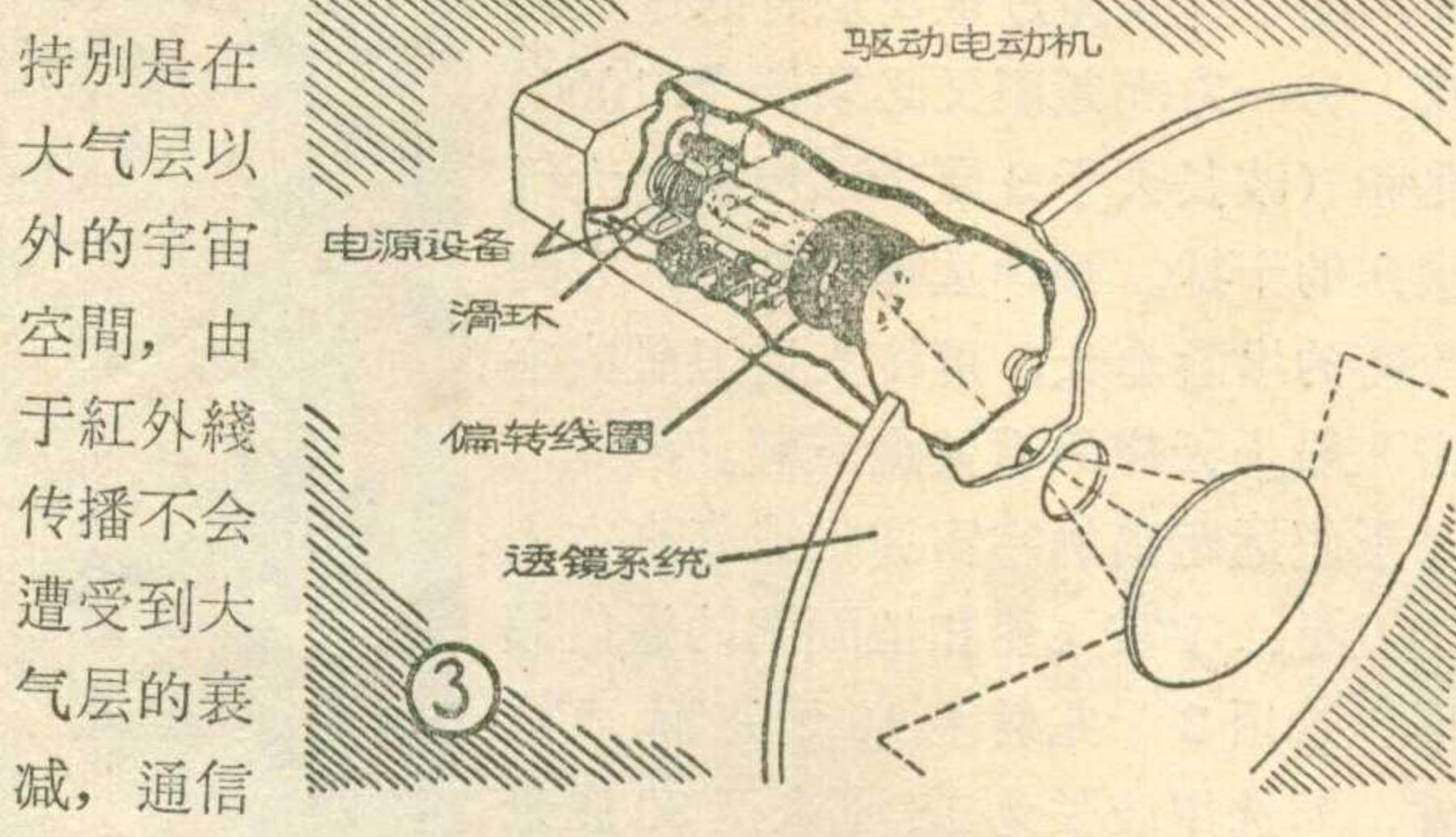

特别是在大气层以外的宇宙空間，由于紅外綫传播不会遭受到大气层的衰減，通信

距离远，預料宇宙飞船将有可能应用紅外綫通信机。

紫外綫的波长范围为 0.39 至 0.004 微米。根据科学家的預測，人造星体和地球間用紫外綫通信的最佳波段大約是在 0.39 微米至 0.3 微米之間。随着光学技术的进展，紫外綫宇宙通信将有可能得到发展。图 3 为一个作紫外綫通信的光发射机，这里是利用一个旋轉的阴极射綫管，用强聚焦方法的电子束光点以产生所需的紫外綫，并用控制极以进行調制。

近年来由于脉泽的发展，科学家們认为利用脉泽产生的单色的相干可見光，进行宇宙通信是极有希望的。此外，也还有人設想利用亚毫米波、X射綫、γ射綫、偏轉的太阳光以及一些质点（例如：电子束、离子束以及中性原子束等）进行通信的可能性。不过这些方法除可見光通信外，在目前的技术条件下，大部分在实用上还是有困难的。我們相信，随着宇宙飞行及空間探索工作的发展，将逐渐判明哪种宇宙通信方式是最有现实意义的。


扩音机延迟式自动 音量控制电路

在使用扩音机的过程中，当音量开得大了一些时，常常会出现揚声器发生刺耳尖叫的現象。要防止这样的声回授振鳴，就須把音量开小些，或把話筒和揚声器的位置变更。但这些措施是消极性的，有时还不一定灵驗有效。积极的办法，可以在扩音机里加裝延迟式的自动音量控制电路，在扩音机超过一定的輸出，即将要发生振鳴时起控制作用，使扩音机的增益下降。

如图：电子管 G_2 、 G_3 为一般中小型扩音机的推挽輸出級，話筒輸入端的前置放大級电子管 (G_1) 使用一只可变放大系数的遙截止五极管 6K4。 G_4 双二极管 6H2 为音量控制管，它的两个阴极各从 R_3 、 R_4 获一正偏压 E_D ，作延迟之用。 C_3 、 C_4 为耦合电容。当輸入信号 G_2 为正、 G_3 为负时，輸入到二极管 D_1 的信号为负，輸入到 D_2 的为正。如果这时輸入到 D_1 的信号电压幅度超过 E_D 时， D_1 便导电，使 R_2 两端产生一电压降，此电压再經滤波器 C_1 和 R_1 滤波后輸至 G_1 槽极，使 G_1 的

增益下降。这时 D_2 由于阴极为正，故不导电。当輸入到 G_2 、 G_3 信号与上面讲的相反时，那末輸入到 D_1 、 D_2 信号也相反，即 D_1 不导电、 D_2 导电，同样在 R_1 上获一电压，使 G_1 的增益下降。如果輸入到 D_1 、 D_2 的信号电压小于 E_D 时， D_1 、 D_2 都不导电， R_1 两端无电压降，自动音量控制便不起作用。所以，只要我們把 E_D 偏压調到适当（調节 R_4 ），使电路在扩音机将要发生嘯叫时起控制作用，使 G_1 的增益降低，这样扩音机就不会发生嘯叫了。

（許松坤）

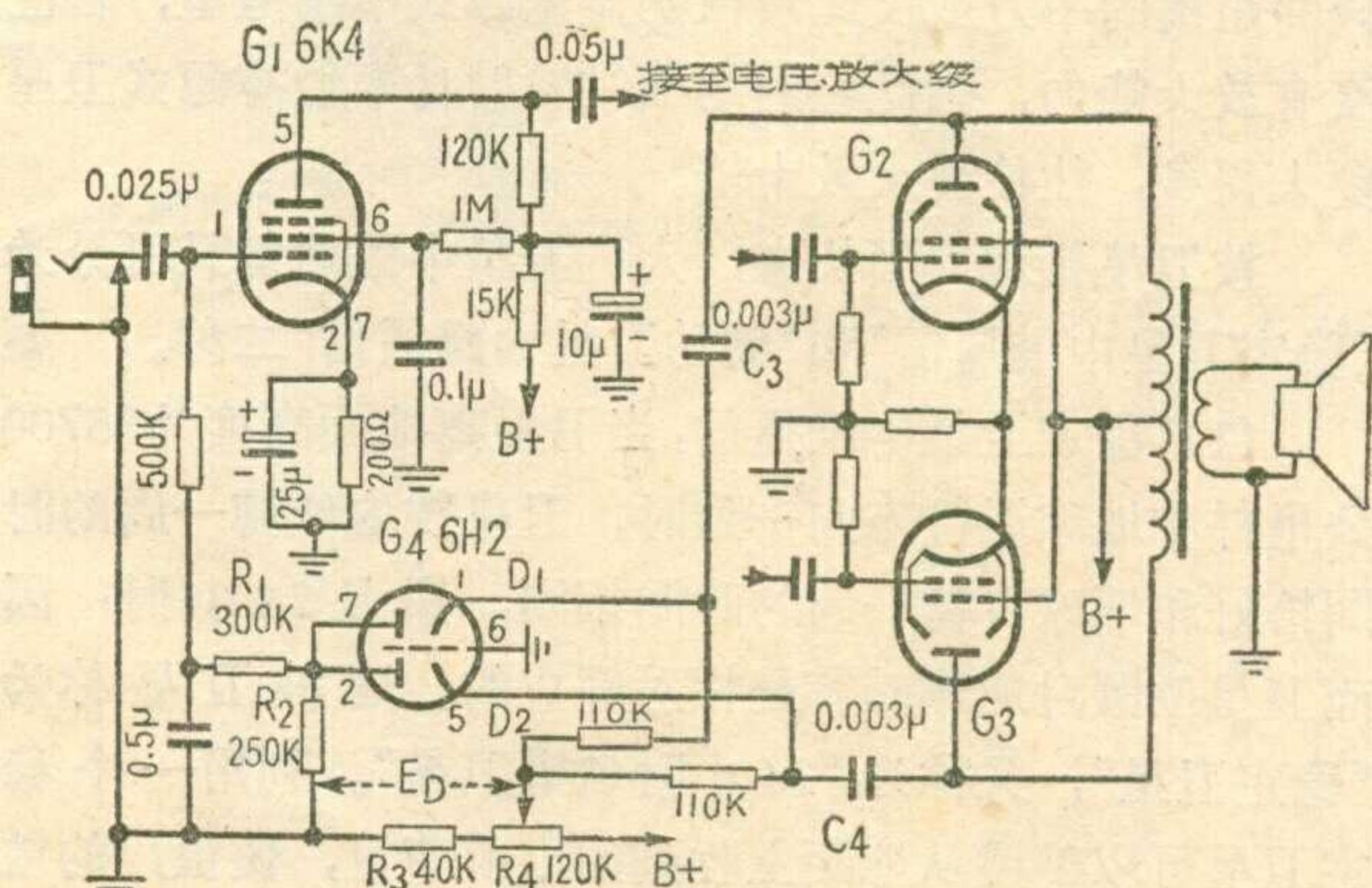

晶体管助听器

晶体管助听器就是一架利用晶体管多級放大的音频放大器。耳聾程度不同，对放大电路的要求也不一样。本文介绍的助听器是使用三个晶体管，两节电池。对一般耳聾程度的人來說，使用一节电池已能滿足要求。其电路如图所示。

这是一个三級共发射极电路。晶体管

都选用 $\Pi 6$ 型晶体管中較为优良的型号 $\Pi 6\Gamma$ ，以便保证它有足够的增益。各放大級之間采用阻容交連的形式，可以减小助听器的体积和重量。各級的基极偏流电阻都只用一个 (R_2, R_4, R_6)，这比用分压式偏流电阻可以节省焊接的空间。晶体管的输入阻抗較低，为了减小級間交連的电能損耗，交連电容器 C_1, C_2, C_3 要用得大一些，本線路中是用 10 微法，耐压为 4~6 伏的小型电解电容器。

助听器經常要連續使用好几个小时

时，由于电池連續使用时会发生极化作用，或者使用時間长久变旧，而使电池內阻升高。这时各放大級的回路电流便会在这一公共回路內发生不必要的交連回輸，引起嘯叫声和汽船声，影响收听。把电容 C_6 并联接于电池，它的电容量很大，因而对音频信号的阻抗很小，起着防止上述叫声的作用。电容器 C_5 可以抑制晶体管的高頻噪声，因而也可以使音质得到一些改善。 C_5 的容量要适当，太大，声音会变低沉，影响語言的分辨度；太小，則不能完全抑制晶体管的高頻噪声。

基极偏流电阻 R_2, R_4, R_6 使用的数值都比較大，所以阻值稍有变动，相对來說是影响不大的，这就簡化了晶体管偏流电阻的調整工作。 C_4, R_7 也可以不用，而将发射极直接接通。


在这里特別談一下微音器。線路中采用的微音器是以一个二

寸半小型舌簧式揚声器（天津产品）代用的，它的阻抗是 300 欧，可以不用輸入变压器而能够与低輸入阻抗的晶体管相匹配。我們不用晶体式微音器，原因是它的阻抗較高，与晶体管的低輸入阻抗相匹配，就不能够得到較高的增益。

耳塞（听筒）的阻抗是 800 欧，也可以用两个这样的耳塞并联作双耳收听，音量可以更大。电源用二节（或用一节）5 号小电池。

線路可安装在胶木板上，按照電路的順序排列安装元件比較合适，避免接綫过长或者将前后級的接綫相互交叉，引起互相感應回輸而产生叫声。制作者可以按其爱好将整机装在一个較大的肥皂盒或其他盒內，但是要注意安装牢固。


（譚仕匡）

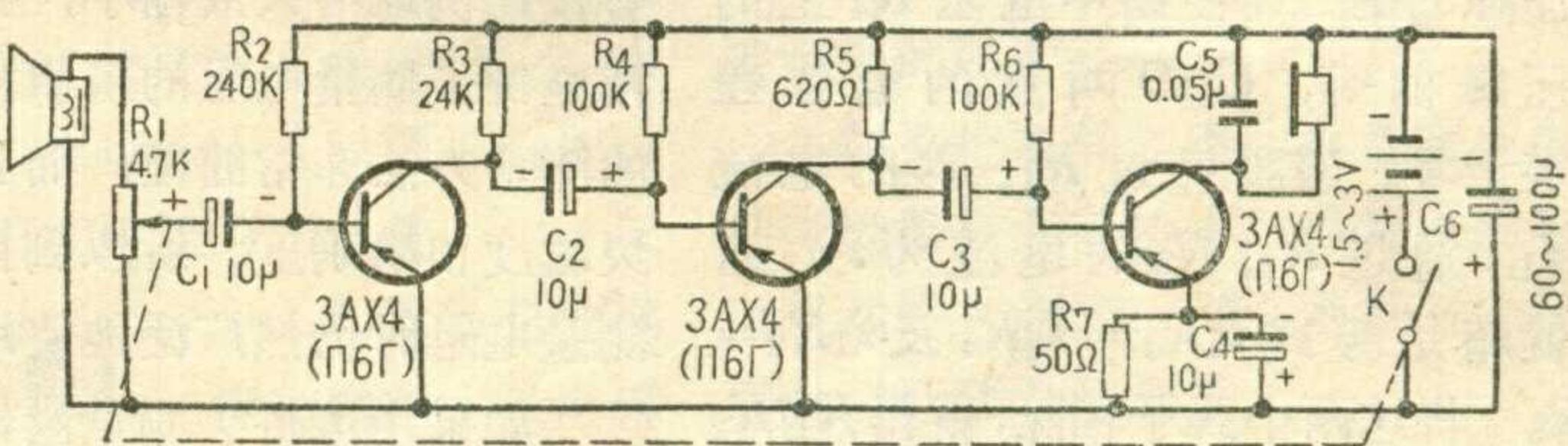

为什么夜間收到的中波电台比白天多

中波无线电电台发射的电磁波，主要是通过两个传播途径到达接收地点的。一个是沿着地球表面传播的，叫做地波；另一个是借电离层对电波的反射作用来传播的，叫做天波。

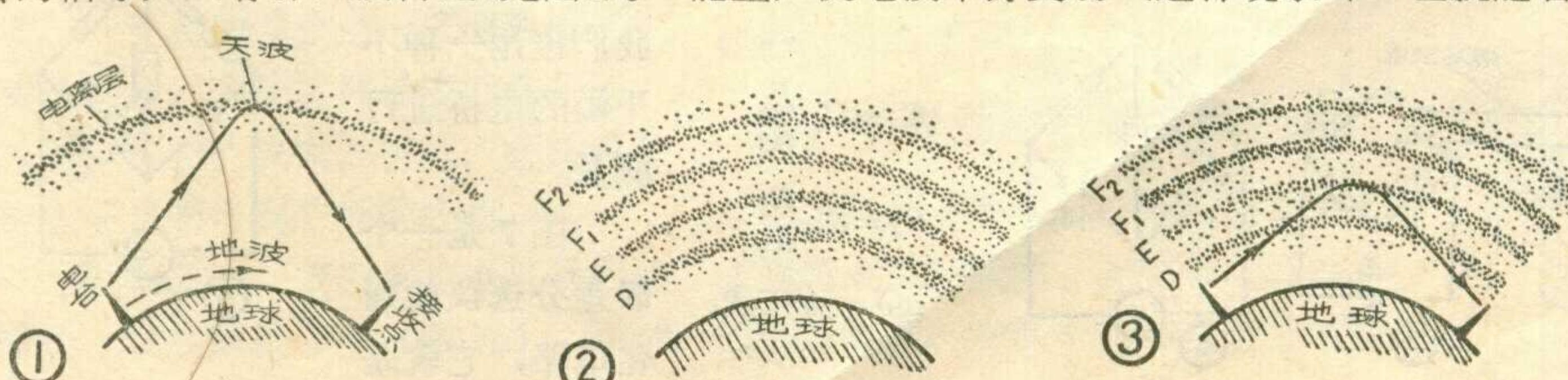由于地面对中波无线电波有較强的吸收作用，所以地波的传播范围是有限的（一般約为二、三百公里）。离电台較远的地方，就不可能收到地波传来的信号。要想收听远地中波电台的信号，只有靠天波传送（見图1）。



在离地面 60~450 公里的高空 中，气体的分子由于受到太阳的輻射，被电离成电子和离子，在不同的高度上形成了 D 、 E 、 F_1 和 F_2 四个“电离层”（如图 2 所示）。每个电离层对各种电波的传播有着不同的影响。例如 D 层对中波无线电波不起反射作用，而 E 层却能把中波无线电波反射回地面。

电波进入电离层以后要損失一些能量，使电波本身变弱（这种現象叫

做电离层的吸收）。

白天，中波无线电波穿过 D 层射到 E 层，受到反射以后，又穿过 D 层回到地面（如图 3）。这样电波受到 D 层的强烈吸收变得很弱，因而很难收听到由它所传来的广播信号。

到了夜間，大气不再受太阳的輻射了，电离层中的电子和离子数目显著地減少，最不稳定的 D 层和 F_1 层也就随着黑夜的降临而消逝。因此吸

收作用大大减小，中波无线电波就能通过天波的途径以較强的能量传送到接收地点。这就是夜間收到的中波电台比白天多的原因。

（半波）



多功用的电桥

方 波


电桥的使用已有一百多年的历史了。很早以前，它就被广泛地应用在电工测量的各个方面。现在，随着各种新型元件的出现，电桥又获得了新的生命力，扩大了在科学领域和生产部门的应用范围。

一、什么是电桥

用四个电阻连接成图1的电路。在顶点A、B上接电池，C、D上接电流表，这就成为一个最简单的电桥。四个电阻构成了电桥的四个臂（四个支路）。

如果第一个支路中电阻 R_1 上的电压降与第二个支路中电阻 R_4 上的电压降相等，C、D两点的电位差就等于零。假设通过 R_1 、 R_2 的电流为 i_1 ，通过 R_4 、 R_3 的电流为 i_2 ，这时就满足等式 $i_1R_1 = i_2R_4$ 及 $i_1R_2 = i_2R_3$ 。将这两个式子相除，就得 $R_1/R_2 = R_4/R_3$ 。因此，只要当电阻 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3}$ 的时候，就会出现C、D间电位差等于零的情况。这时，电流表中没有电流流过，其指针指O，这是电桥最重要的一个特点。我们说电桥在这种情况下是处于“平衡”状态，而等式 $R_1/R_2 = R_4/R_3$ 或 $R_1R_3 = R_2R_4$ 就称为电桥的平衡条件。

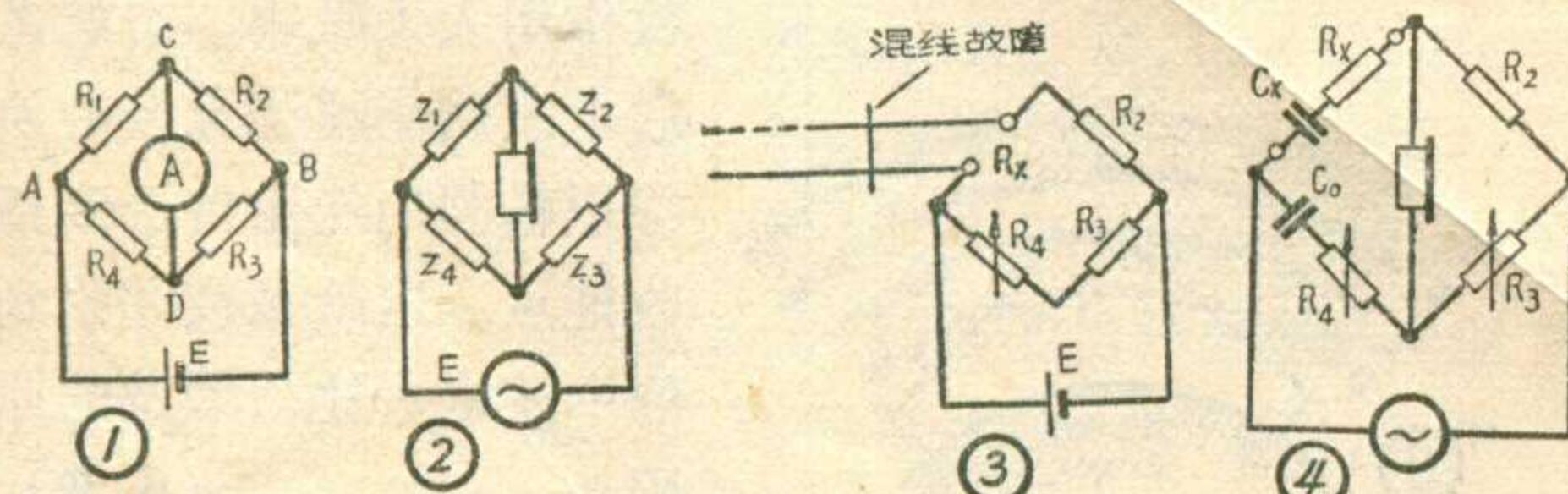上面讲的是直流电桥。如果把四个电阻换成带有电容或电感的阻抗元件，把电池换成交流电源，把电流表换成听筒或电子管电压表，我们便得到一个交流电桥（见图2）。交流电桥的平衡条件共有两个：一个是阻抗的数值方面的，另一个是阻抗的相角方面的，写成等式便是：



$$Z_1Z_3 = Z_2Z_4$$

$$\varphi_1 + \varphi_3 = \varphi_2 + \varphi_4$$

正因为这样，所以交流电桥的调整要比直流电桥复杂，必须反复地进行，使这两个条件同时满足，才能得到平衡。

二、电桥在电工测量方面的应用

1. 测电阻 从直流电桥的平衡条件可以看到， R_2 、 R_3 、 R_4 是已知的时候，就可以从等式 $R_1 = R_4R_2/R_3$ 求出 R_1 来。如果把 R_4 换成一个阻值已知的可变电阻，并使 R_2/R_3 的比值能够按比例地增大或缩小，我们就可以用电桥去测量电阻的阻值。由于电桥的测量方法非常简便，而且有很高的灵敏度和精确度，所以到目前为止，测量电阻时仍然广泛地使用着电桥。

如果用电桥去测量同样长度的各种金属丝的电阻值，再进行比较，就可以得到导电材料的电阻率和电阻温度系数。

通信线路是用金属导线组成的，它的电阻值是与长度成比例的。根据这一特性就可以利用电桥测试线路的故障。例如线上发生了混线故障，只要用电桥把这对线的混线电阻值测出来（图3），再和过去测好并作成记录的环路电阻值进行比较，就能推算出故障的地点，很快地把故障排除。

2. 测电容和电感 图4是一个测量电容的交流电桥。将交流电桥的两个平衡条件经过公式的推演可以得到图4中的 C_x 和 R_x 两个等式。 C_x 就是被测电容的容量它，与电阻 R_3 成正比。

R_x 代表被测电容的损耗，一般电容总是有损耗的，所以在图中我们用一个等效损耗电阻 R_x 与 C_x 串联来表示，实际电路中并没有这个电阻。从等式中看到，损耗电阻 R_x 与 R_4 成正比。

在测量时，应该把被测电容接到电桥的被测臂上，再反复地调整 R_3 和 R_4 ，使听筒中没有声音或电子管电压表中指示最小，这样就得到了平衡。最后从 R_3 和 R_4 的刻度上就可以分别读出被测电容的容量和损耗($\operatorname{tg}\delta$)。

如果用一个以空气为介质的平板电容器作为标准电容，那么在平板电容器中放入不同的绝缘材料，用电桥测出它们的电容量，再进行比较，就可以得到各种绝缘材料的介电常数。


图5是测电感的交流电桥。用它可以测出电感量 L_x 、互感量 M 和 Q 值。如果用与标准线圈比较的方法，还能测出各种铁磁材料的导磁率和损耗值。


3. 测频率 图6是一个测频率的谐振电桥。因为 L 、 C 串联电路在谐振时的回路阻抗是纯电阻；所以这个电桥只有当 L 、 C 调谐到与被测频率谐振时才能平衡。测量时必须同时调整电容 C 和电阻 R_4 ， R_4 是用来平衡 L 和 C 中的损耗的，图中 L 和 C 的损耗用 R_3 来表示。被测频率的值就是： $f_x = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 。

将测频率的电桥适当改装后，还可以用来测量非线性失真系数。

4. 测元件的误差 以上都是利用电桥平衡的原理来测量的。有时我们也用一种不平衡的电桥进行测量。


图7是一个误差分选仪的简化电路，它就是

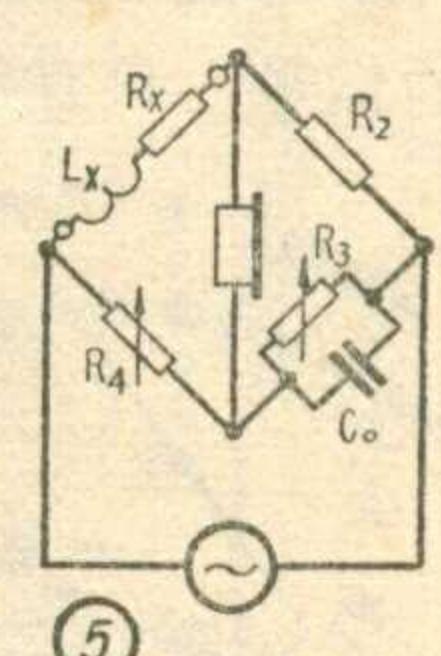

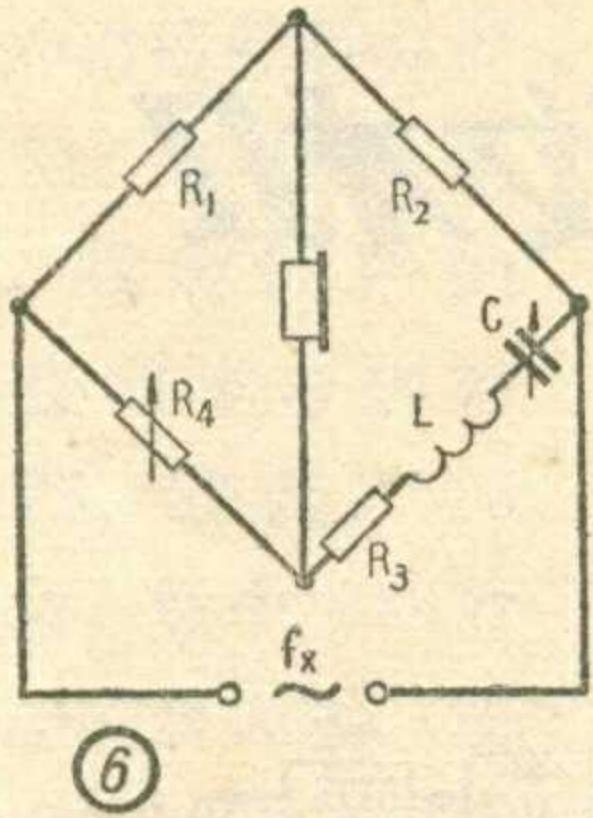


利用不平衡电桥的原理制成的。当被测电阻 R_x 与标准电阻 R_0 不相等时，电桥有一个输出电压。这个电压是与 R_x 和 R_0 之间的误差以及误差的正负有关的。利用相敏放大器和中零表便能把这个误差的百分数和正负表示出来。

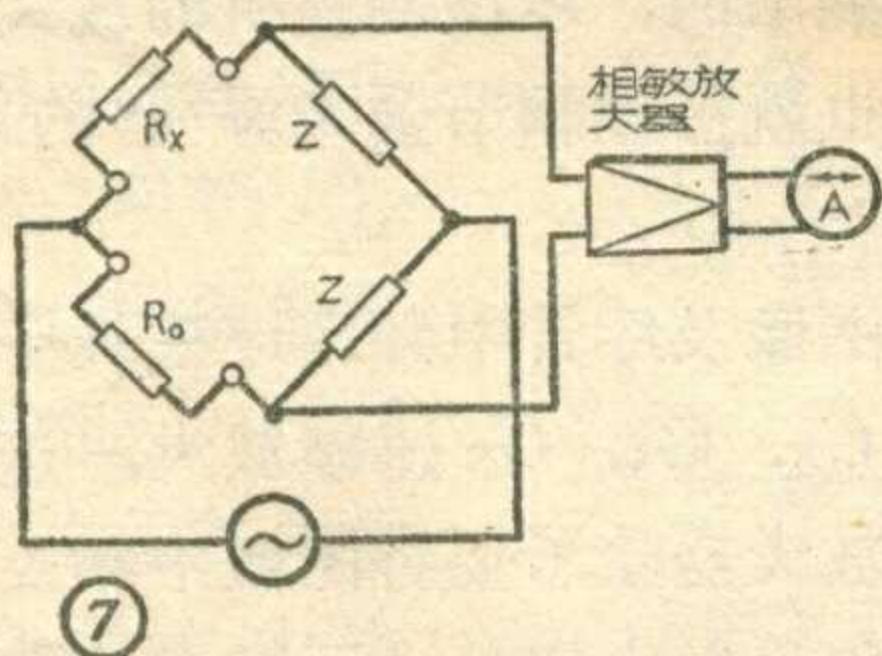如果图 7 中的标准元件不是电阻而是电容或电感，这个误差分选仪同样能测出电容量或电感量的误差百分数。




三、在测量其他非电量方面的应用

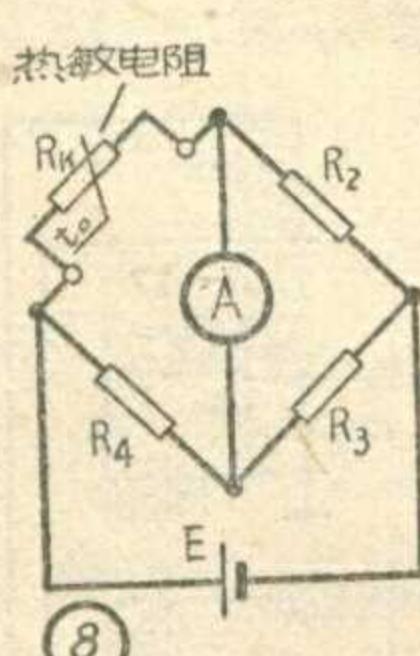1. 测温度 把测热电阻、热敏电阻或热偶接到电桥的一个臂上。温度的变化使这些元件的电阻发生相应的变化。用电桥测量这个随温度变化的电阻，就可求得温度。如果把电桥上的电表换算成温度刻度，电桥就变成了一个温度计（图 8）。用电桥测量温度的方法有很高的精确度，可以测量从 -200°C 到 2000°C 的温度。而且它还有一个优点，就是可以把测热元件放在测试的地方，进行远距离测量。特别是用热敏电阻制成的温度计，有极高的灵敏度，甚至能把万分之一度的温度变化测量出来。因此这种温度计在化工、石油、冶金、发电、机械、医药以及农业等方面得到广泛的应用。




2. 测压力 把极细的电阻丝弯成栅状，贴在薄纸片上（图 9a），再把

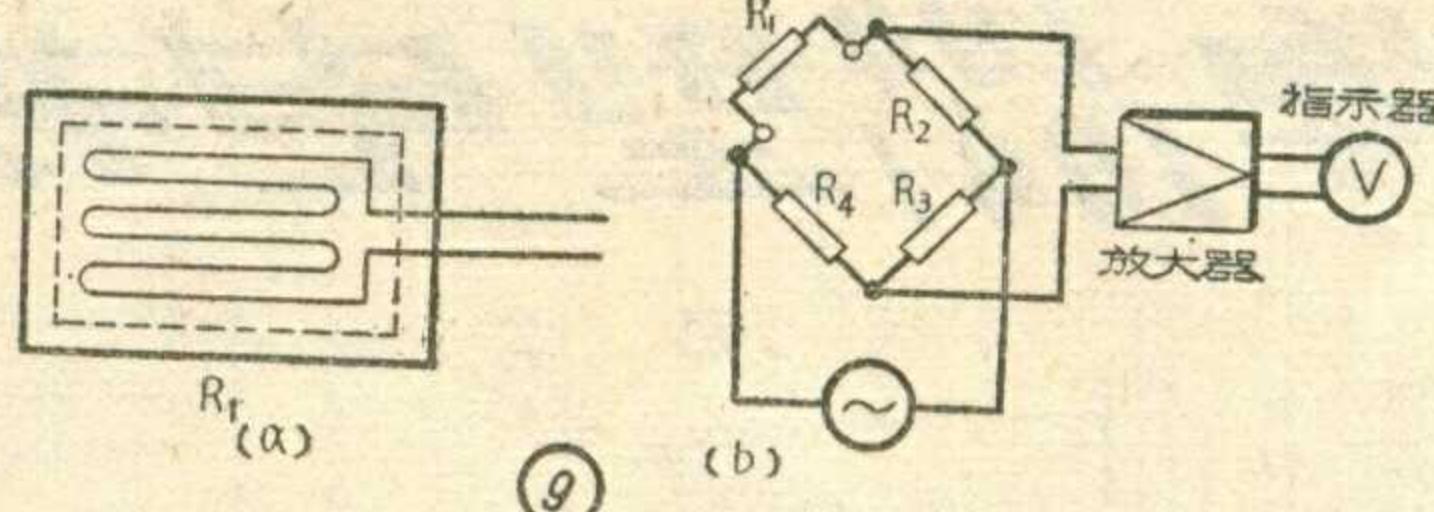

薄纸片牢固地粘在试件表面，最后把电阻丝的引线接到电桥的一个臂上（图 9b），于是电桥便成为一个电阻丝应变仪。当试件被拉伸或压缩时，电阻丝也变形，使阻值发生变化。用电桥测出这个变化就能把试件的受力情况表示出来。

利用类似的压变电阻和电桥电路就可以测量物体的重量、压力、加速度、转速等物理量。

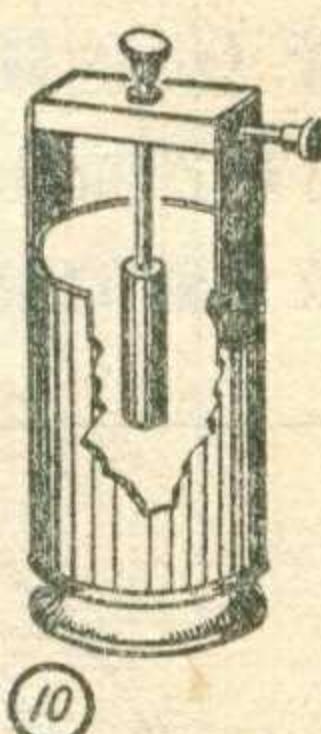3. 测湿度 把含有水分的棉纱放入一个圆柱形的容器内（图 10），这个容器就是一个电容器，而棉纱作为电介质。棉纱中含水量的变化，相应地改变电容量。反过来，用交流电桥测出它的容量，就能断定棉纱的含水量。用同样的设备还可以测量粮食、土壤、化工原料等的含水量。



4. 比较光的亮度和颜色 光电管和光敏电阻能把光的亮度变化转换成电阻的变化。因此把它们接到电桥中去就可以测量和比较光的强度、纺织物的洁白程度、溶液的透明性、密度、荧光的性质等。如果加上各种滤色镜，还可以比较染料和颜料的颜色。这种电桥，在染织、印刷、照相和化学工业中起着很重要的作用。

此外，如果利用离子导电的原理，电桥还可以用来测量酸、碱、盐溶液和各种化工浆液的浓度，水的纯度等。如果利用气体的导热原理，还可以做成导热式气体分析器，用来分析各种气体的成分。

四、在自动控制方面的应用

图 11 是一个用光敏电阻和电桥组成的光电保护线路。光敏电阻装在机床的危险区，平时光线下照在光敏电阻



上，调整电阻 R_4 使电桥平衡。这时 C, D 两点没有电压输出，电子管 G 的栅偏压等于零，屏流很大，使灵敏继电器动作，把机床的电源接通。当手伸入机床的危险区时，光线被遮断，光敏电阻的阻值突然增大，电桥失去平衡， C, D 两点就有交流电压输出。这个电压加在电子管的栅极上，经过栅极和阴极的整流，在 C, D 两点产生一个负偏压，使电子管的屏流减小，灵敏继电器就释放，它的接点就把机床的电源切断，起了保护的作用。

如果用一个计数器代替灵敏继电器，这个电路同样可以用来做计数的工作。

图 12 是一个简单的能自动控制温度的电桥。热敏电阻 R_k 就放在电炉附近。它能随着温度的上升或下降及时地切断或接通电炉的电源，以保持恒定的温度。

如果把各种能将非电量变成电量的变换器接到电桥中，再使电桥与控制机构配合起来，那么就能对各种物理量进行测量和调整。

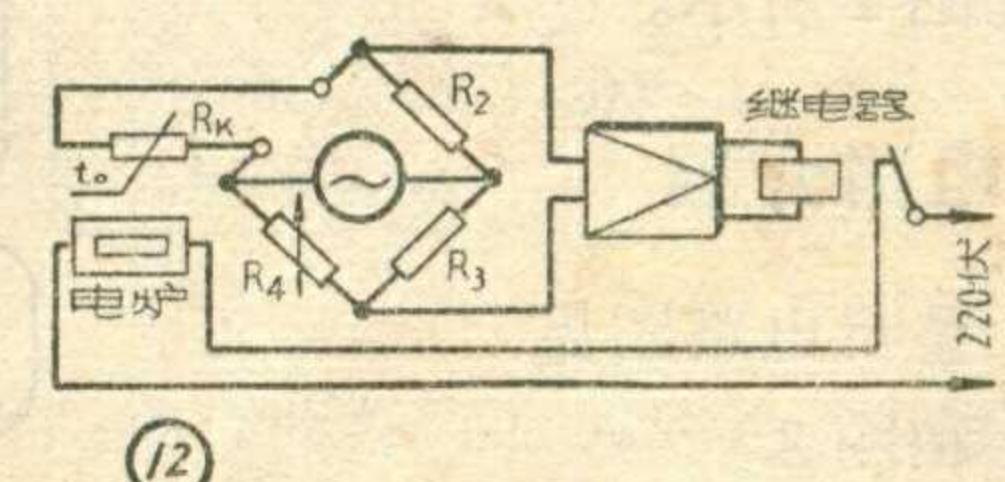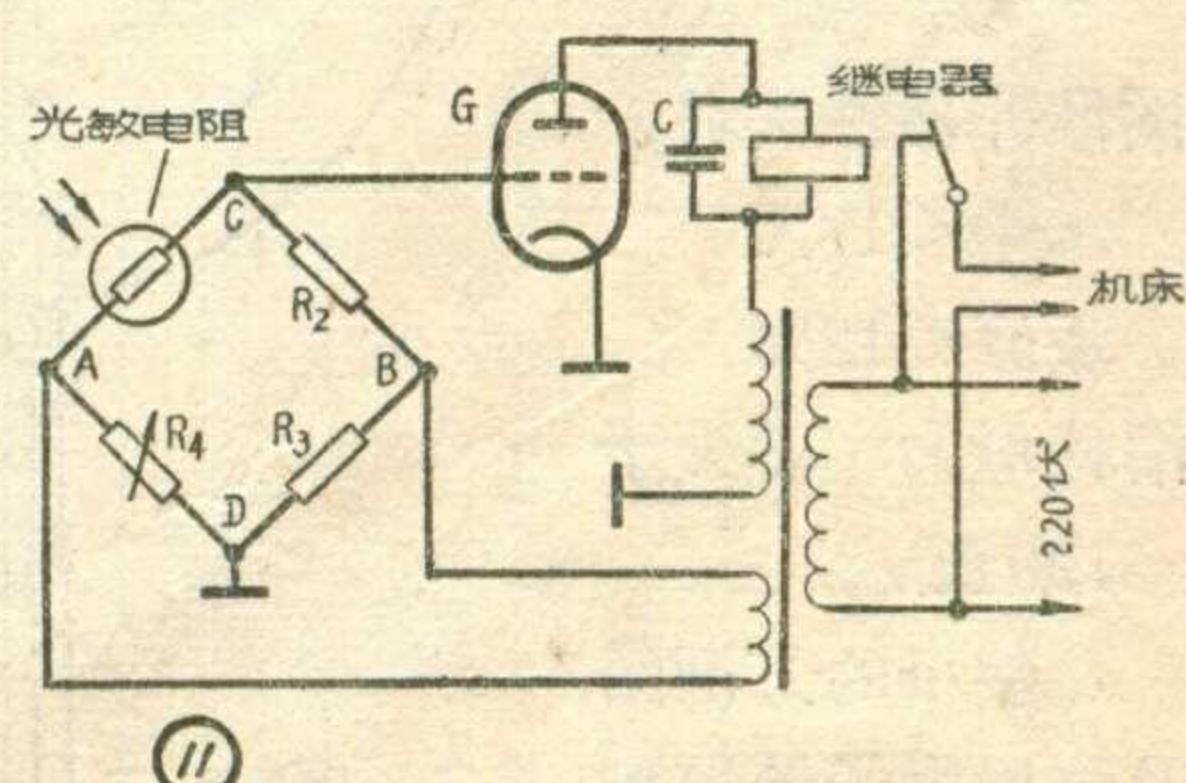以上我们只是介绍了简单电桥的用途，如果我们把这种电桥的结构加以变化，还能得到一些特殊的电桥。例如测量小到 0.0001 欧的电阻的六臂电桥；测量对称阻抗的差动电桥；测量高频元件和阻抗的双 T 型电桥等等。由此可见，电桥的用途是非常广泛的。



上海牌104型电视机接收机

郑 学 文

上海牌104、104-1型电视机是台式多波道的电视接收机，适合于俱乐部及家庭使用。本机共应用18个电子管（显像管除外），具有较高的灵敏度和优良的选择性，采用国产35SX2B型矩形显像管，图像清晰，音质良好，其主要参数如下：

灵敏度（图像及伴音）100微伏左右（ 300Ω 输入）

选择性 20分贝以上

接收波道 5个

I：48.5~56.5兆赫

II：56.5~64.5兆赫

III：76~84兆赫

IV：84~92兆赫

V：92~100兆赫

中频频率 图像 34.25兆赫

伴音 27.75兆赫

音频重演范围 100~6,000赫

不失真输出功率 3瓦

图像尺寸 不小于 210×280 毫米

图像清晰度 中央

垂直及水平线数

450 线；边缘垂

直及水平线数

350 线

亮度等级 7~8级

图像几何失真 小

于3%

图像非线性失真

水平<17%

垂直<12%

消耗电力 不大于

190瓦

整机的方框图

及使用电子管等型号如图1所示。

电路介绍

整机电路图见

图2和图3。



本机的输入

阻抗为 300Ω 平衡式。天线收到的电视信号送至高频转换开关 $\Pi T\Pi - 1$ 后，在高频开关内经过高频放大，并与本地振荡电压混频后送至中频放大器。高频放大器由一个双三极管 $6N3$ (G_1) 组成级联电

路，以保证噪音指数小而放大量大。混频器及本地振荡级各由半个 $6N3$ (G_{2a} 及 G_{2b}) 组成，总的增益自第 I 波道至第 V 波道较为均匀，在 30 分贝左右。噪音指数在 10 左右。自混频管板极获得的中频信号（图像 34.25 兆赫，伴音中频 27.75 兆赫），经过带通滤波器并经过隔直流电容器（120pf）送至第一级中频放大管 G_3 的栅极。在高频转换开关中，灯丝及板压电源都有滤波电路，高频放大管的偏压是

可以调节的，以控制整机的放大量，这样也就可以调节荧光屏上的对比度。

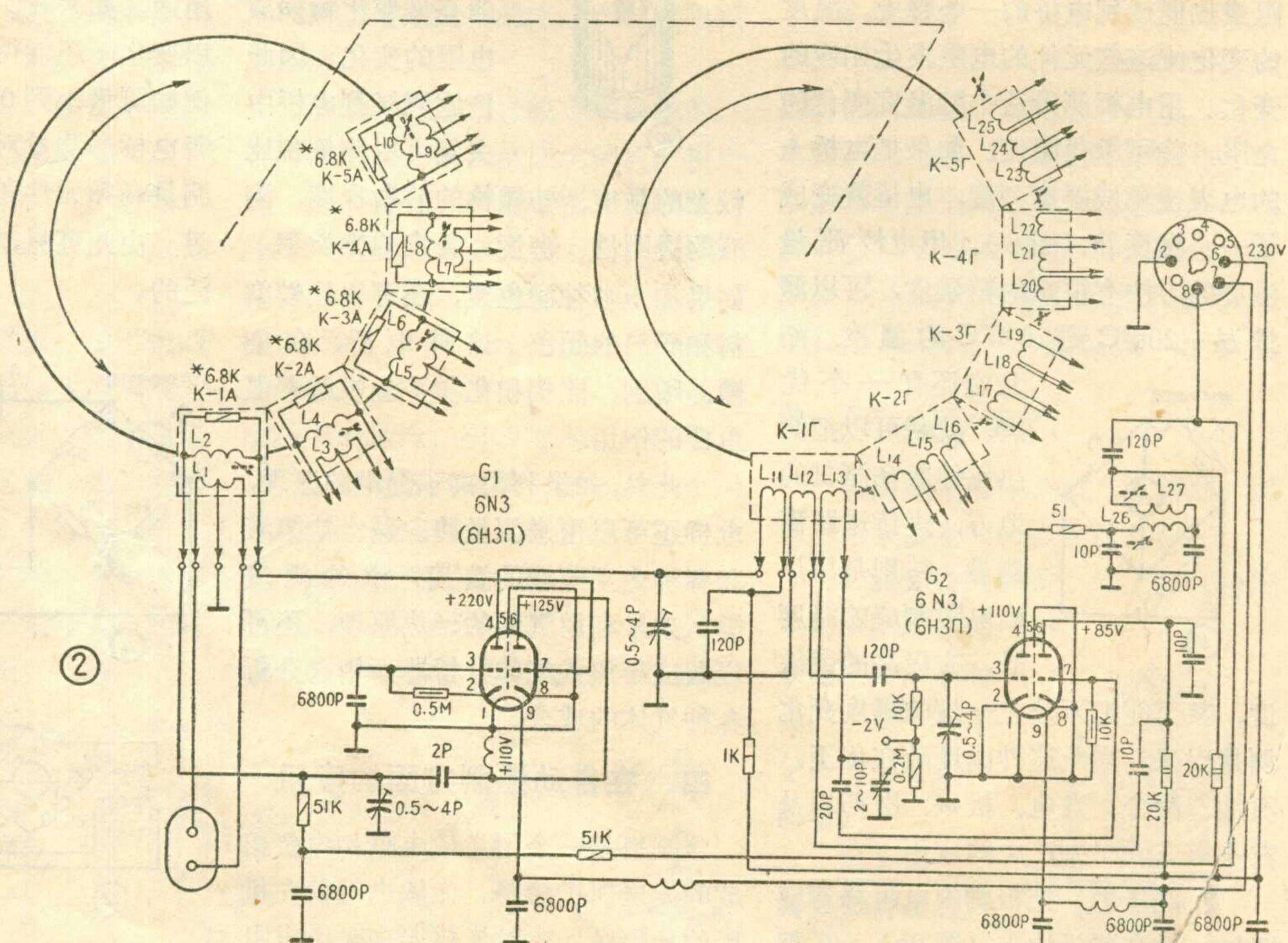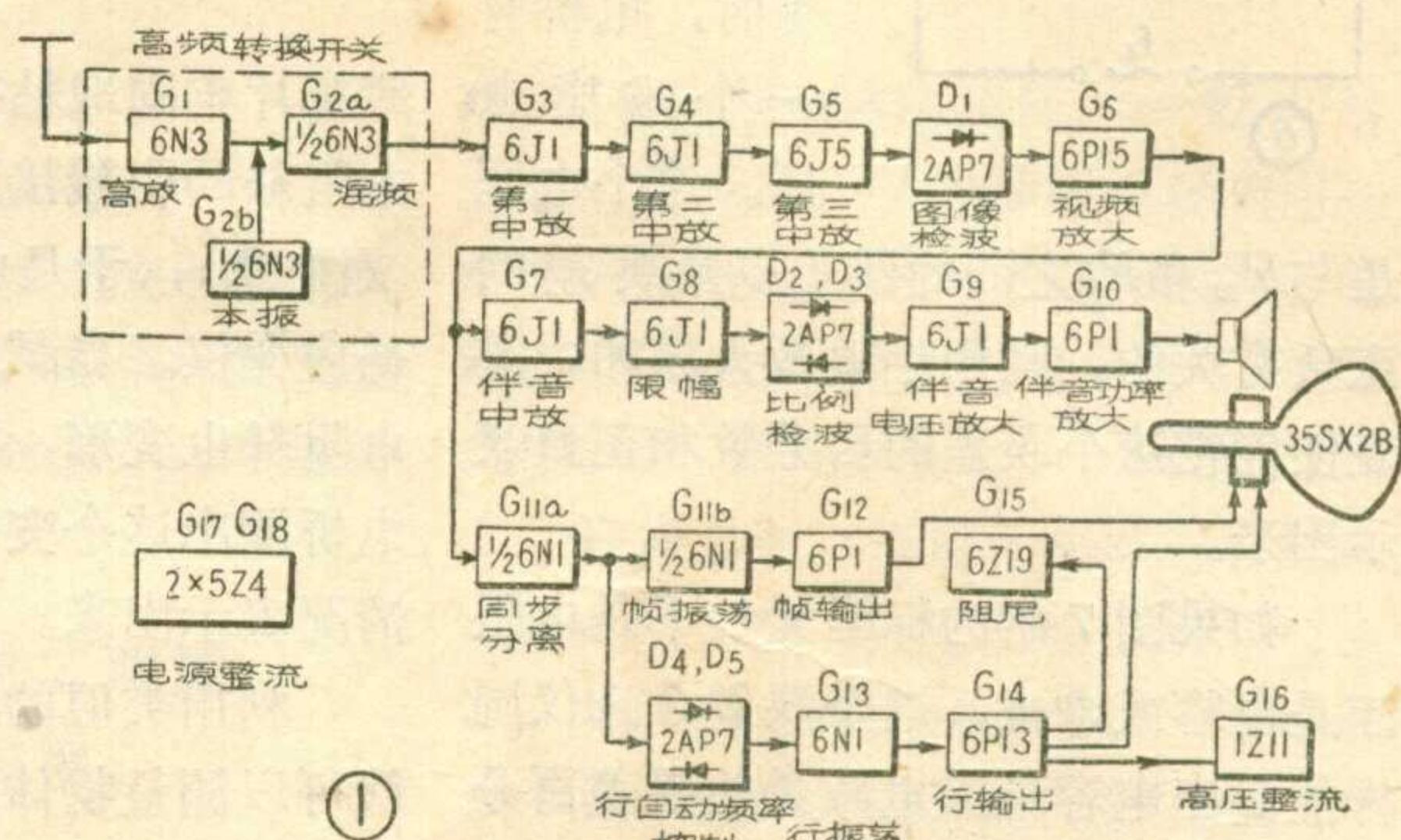图像及伴音中频经过三级中频放大器 G_8 ， G_4 ， G_5 连续放大，这几级中频放大器除了要将图像中频及伴音中频信号放大以外，还需要使伴音中频信号比图像中频低一定的数值，并且在带通、曲线形状等方面都有一定的要求，整个中频放大器三级采用了单回路参差谐振和吸收回路，参差调




諧的諧振頻率分別為 31、33 及 32 兆赫。吸收回路的吸收頻率分別為 35.75、27 及 27.75 兆赫。整個中頻放大器的放大量（圖像中頻）為 60 分貝；伴音比圖像衰減 26 分貝以上，以保證二者不會相互干擾。圖像中頻載波點為諧振曲線的一半，曲線傾斜部份占 1.5 兆赫，以保證有良好的過渡特性。

圖像檢波採用半導體二極管 D_1 ，除了完成圖像檢波的作用而外，並且由於二極管的非線性，附帶產生出 $34.25 - 27.75 = 6.5$ 兆赫的第二伴音中頻信號。檢波器的傳輸系數為 $1/3$ 。

視頻放大器採用 6P15 (G_6)，放大量為 28 分貝左右，在視頻輸出電路中採用複合補償，並經過 6.5 兆赫的伴音陷波器接至 35SX2B 的陰極。同時伴音中頻信號經過 $5 \mu F$ 接至伴音中放 (G_7)，經過放大及限幅 (G_8)，再經過比例檢波器 (D_2, D_3) 檢波後，所得到的就是伴音音頻信號，其後面的音頻電壓放大 (G_9) 與功率放大 (G_{10}) 則與一般的

音頻放大器沒有什麼兩樣。

同步信號也由 6P15 板極經過電

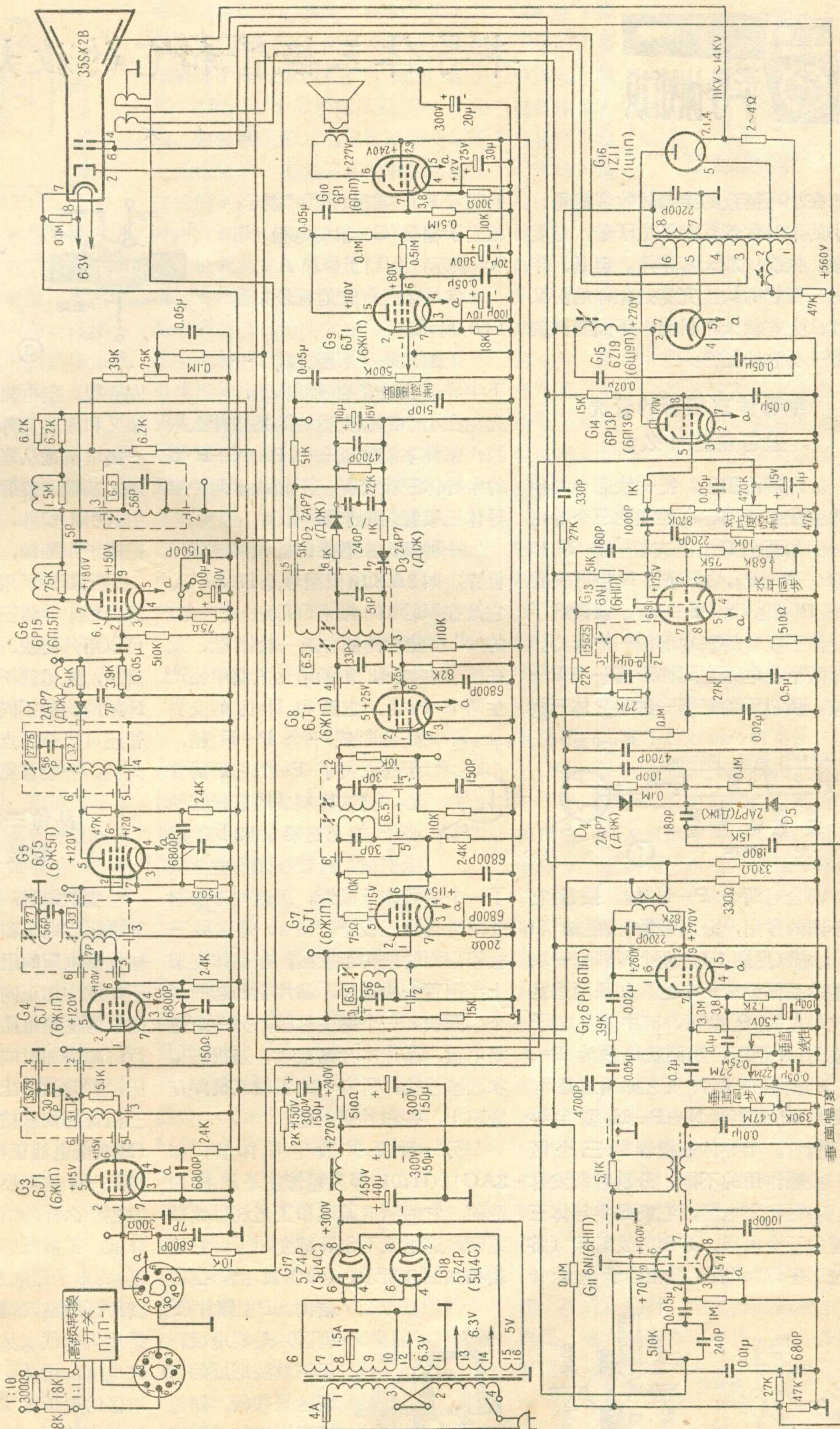

阻 $6.2K$ 而接至同步分離管 $\frac{1}{2} 6N1$ 电阻與電容器並聯組成的雜音抑制網 (G_{11a})，在這個管的輸入端接有以 絡。同步信號經過 $6N1$ (下轉第 2 頁)




半导体三极管和它的放大作用

露 天

在小巧精致的半导体收音机里，小小的半导体管代替了电子管，起着变频、检波、放大等作用。但是，半导体三极管的构造究竟是怎样的？又为什么会有放大作用呢？下面我们就来看一看它的秘密！

半导体三极管的管壳里包含些什么？

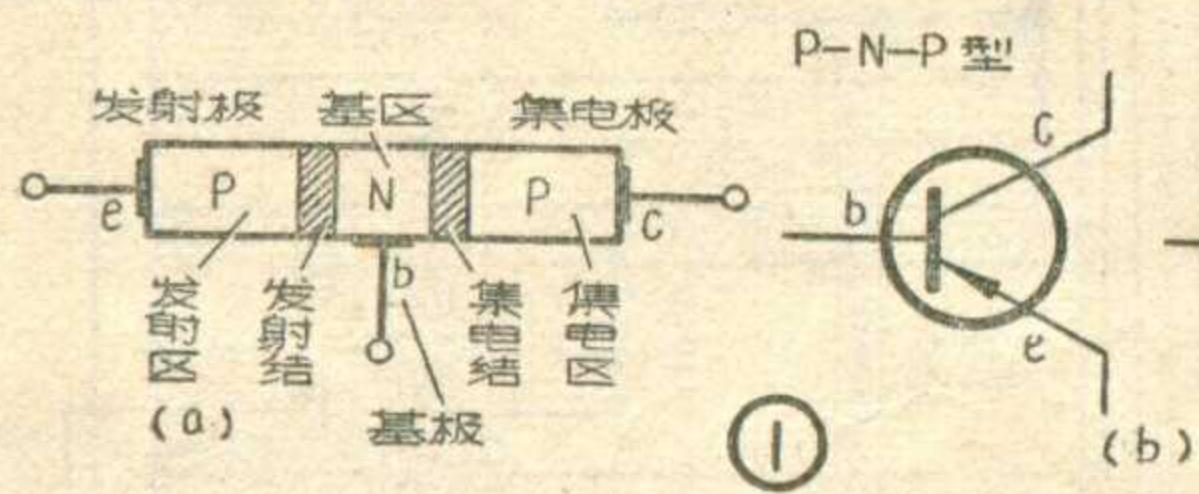經過制造加工，把一块完整的半导体变成有不同导电性能的三个导电区，例如两个 P 型区夹着一个 N 型区 (P—N—P)，或两个 N 型区夹着一个 P 型区 (N—P—N)，就做成了半导体三极管的基本部份——管心。在每两个导电区之間都形成一个 P—N 結。所以无论哪一种半导体三极



管，都含有两个 P—N 結。按照它们不同的作用，分别叫做“发射結”和“集电結”(見圖 1)。两个“結”把一块完整的晶体分成三个区。如果两边是空穴导电的 P 型区，而中間是电子导电的 N 型区，我們就称它为 P—N—P 型半导体管；反之如两边是 N，中間是 P，就叫 N—P—N 型半导体三极管。半导体三极管的三个区域，按照作用的不同，分别叫做发射区、基区和集电区，它们是半导体三极管的三个电极，分別叫发射极（常用拉丁字母“e”表示，相当于电子管

的阴极 K)、基极(用“b”表示，相当于栅极 G) 和集电极(用“c”表示，相当于屏极 A)。

半导体三极管的符号如图 1(b)所示。

上面只是从原理上談了一


下半导体三极管的內部构造，究竟在小小的管壳里装的是些什么东西？怎样才能做成一个 P—N—P 型的半导体三极管呢？下面就举两种半导体三极管为例來說明。

一种是大家熟悉的低頻半导体三极管，如 3AX1 (旧型号是 Π6A) 等。它是在厚約 100 微米(百万分之一米)的 N 型鍺片两侧各放一块銻粒，放在模子中加热，使銻熔化入鍺中便产生两个 P 区，它们和 N 区的交界处各形成一个 P—N 結，于是就得了 P—N—P 的管心。把这样制成的三极管的心子，加上支架(图 2 b)，焊上引綫，封装在壳內就做成了

了一个半导体三极管。用这种方法制成的叫合金三极管。图 2c 是这种三极管剖面的結構示意图。在晶体支架上，鑲着一块鍺片，晶片上凸起的两个小圓块，一个通发射极，另一个通集电极，晶片本身是基极。基极直接和底座連接，所以它的引綫直接焊在底座上，并和外壳相通。

另一种是扩散半导体管，如 3AG11(Π401)等高頻管就是这样構造的。它的制造原理和工艺过程比較复杂，这里就不作詳細介紹了。它的结构如图 3 所示。(a) 图表示管心的

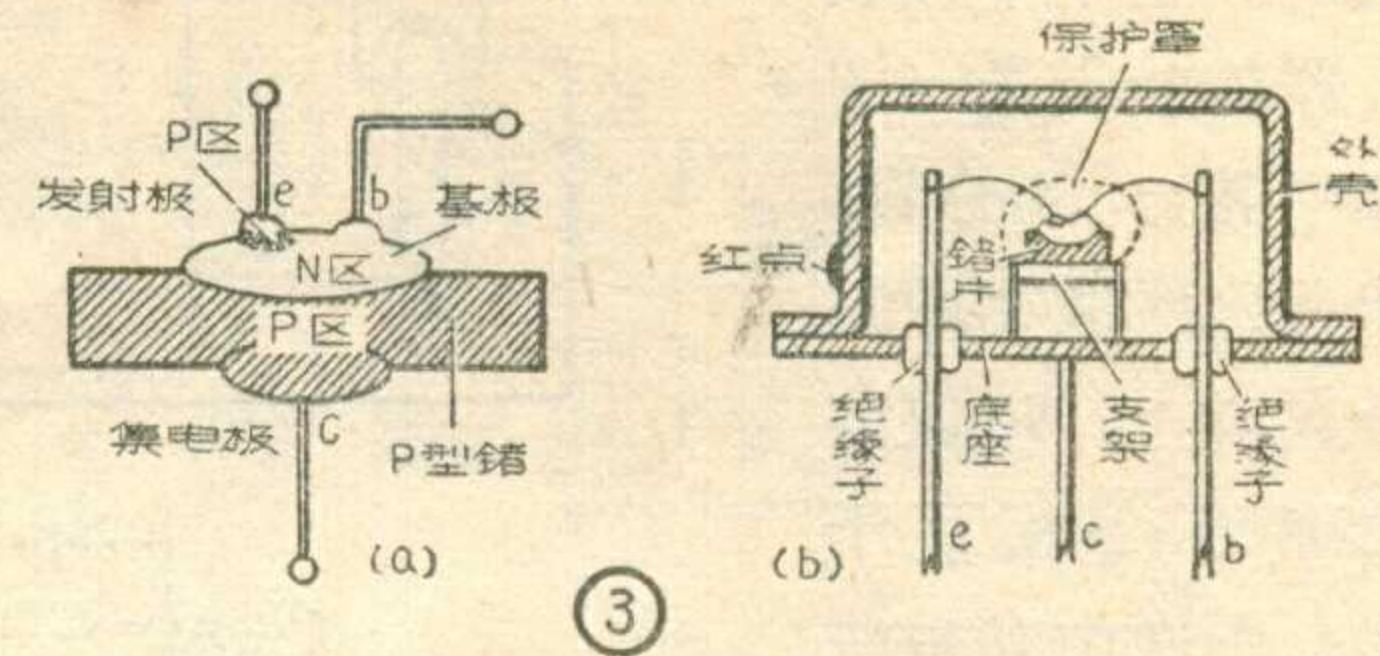結構。P型鍺片(P型区)是集电极。用扩散法形成的 N 型区是基极。制造过程中再結晶形成的另一个 P 型区(小斜線部分)就是



发射极。集电极鍺片鑲在支架上，支架又和底座及外壳連通(見图3b)，所以集电极是从底座引出的，和外壳相通。基极和发射极从鍺片的上部通过引綫引出管外，在經過底座处有玻璃絕緣子作絕緣，以防短路。


上面讲了用合金法和扩散法制成的两种半导体三极管，除此以外，还可以用外延法、生长法等很多种方法制造，这里就不多談了。如果从 P—N 結的构造不同来区别，半导体三极管还可以分为点接触型和面接合型两大类。一般常見的都是面結合型的。


晶体三极管为什么有放大作用？

我們知道，在 P—N 結两端不加电压，电子和空穴的扩散受 P—N 結位垒电压的阻止，无法繼續进行。還知道：加正向电压降低 P—N 結阻擋层的位垒电压，扩散就能够繼續进行；如果加反向电压，将增高位垒电压，扩散就停止。現在假定在半导体三极管的发射結 P—N 結加正向电压 (P 区接电池正极，N 区接負极)，集电結 P—N 結加反向电压(如图 4)，将发生什么样的情况？这时发射結位垒降低，扩散能够进行，于是基区 (N 区) 的电子跑向左边的发射区 (P 区)，发射区的空穴跑向 N 型区(基区)。如果用 $I_{e\text{空}}$ 代表从发射結注入基区的空穴电流，用 $I_{e\text{电}}$ 代表从发射結注入发射区的电子电流，那么从发射結流出的总电流 I_e 等于两者之和：

$$I_e = I_{e\text{空}} + I_{e\text{电}}$$

在实际半导体管中，为了适应需

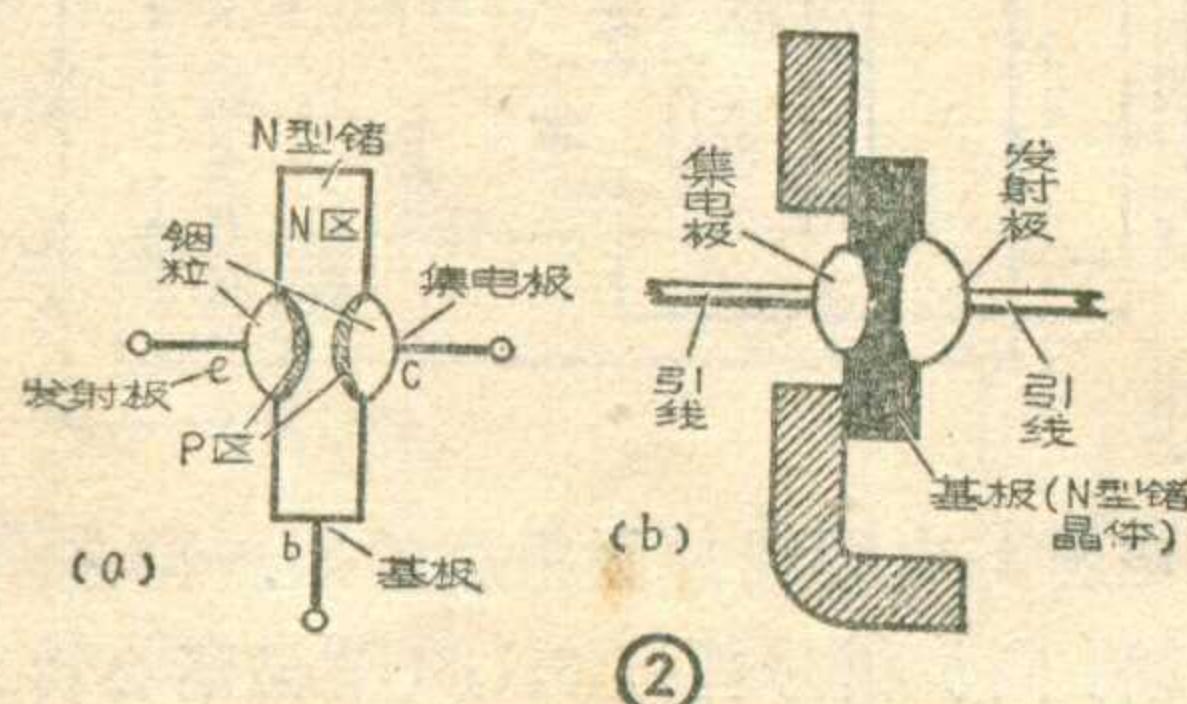

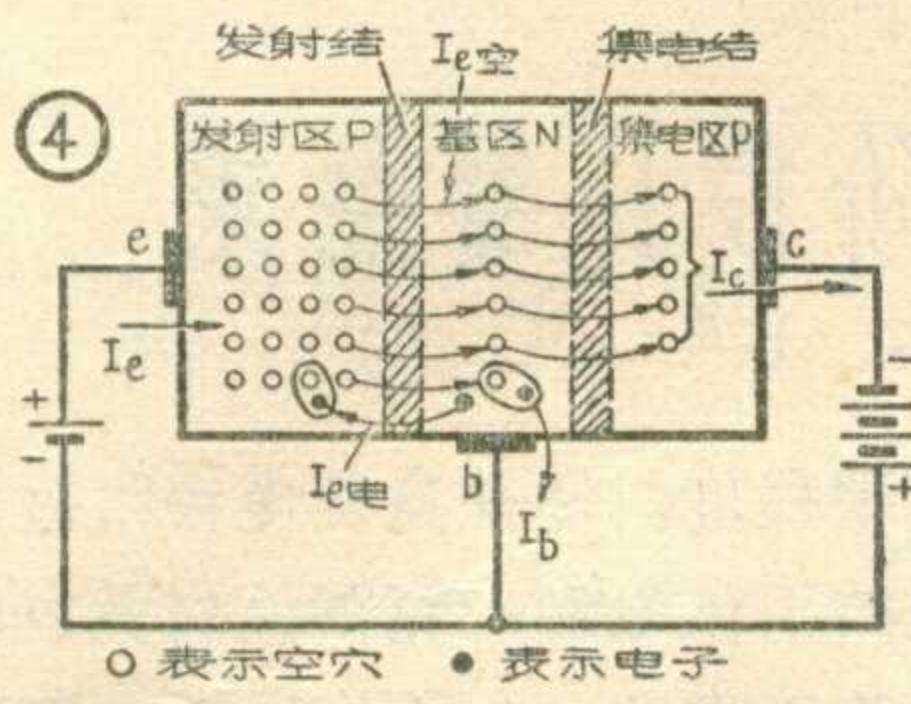


要，人們想法使基区少掺些杂质，所以它的电子远比发射区的空穴少，因此电子电流远小于空穴电流，以至于 $I_{e\text{电}}$ 可以忽略，这时 $I_e \approx I_{e\text{空}}$ 。这样以来可以明显地看出，发射极的作用就是向基区发射空穴，就好像电子管的阴极是专门发射电子一样。

大量的空穴到达基区之后，由于基区做得很薄，空穴很容易渡越基区跑到集电结的边缘。集电结上加有几伏甚至几十伏的反向电压，这个电压对空穴來說是能帮助空穴进入集电区的。也就是说带正电的空穴一赶到集电结的左边，就受到集电结右边P区的负电压作用，被吸引过去，然后与外电路的电池送来的电子复合，形成集电极电流 I_c 。

但是，并不是所有扩散到基区的空穴都能被集电极吸引，形成集电极电流。因为在空穴路过基区的时候会和基区(N型区)的多数载流子——电子互相吸引，和电子复合而消失，加以如上所述基区也有少量的电子会跑到发射区去和空穴复合，形成 $I_{e\text{电}}$ (其电子流动方向如图中所示，电流方向則与 I_b 一致)，这两种复合都需要由外电路电池供给负电子，所以形成了基极电流 I_b ，但因为基区很薄(厚度只有万分之一米)，空穴穿过基区的时间只有几亿分之一秒，所以复合的数量是很小的，绝大部分空穴都到达集电极，故集电极电流 I_c 几乎等于发射极的总电流 I_e ，即：

$$I_e \approx I_c$$

上面讲的是只加固定电压而未加

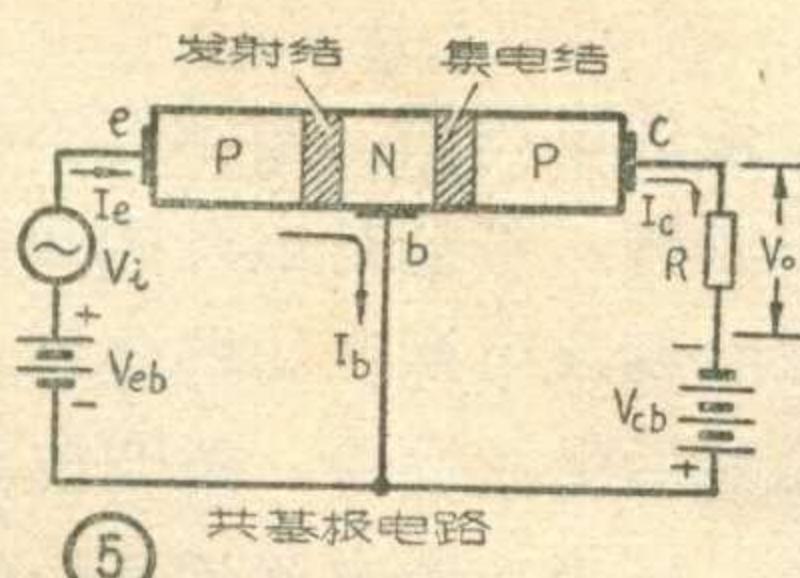

输入交流信号的情况。在加了输入信号之后(見图5)，加到发射結上的电压就等于电池电压 V_{eb} 和信号电压 V_i 之和，由于信号电压是不断变化的，发射結上的总电压也就随着信号电压在变动，因而引起发射結阻擋层位垒的高低也作相应的变化。位垒高时，发射极电流 I_e 小；位垒低时 I_e 大，也就是发射极电流 I_e 会随輸入电压变化而变化。发射极电流 I_e 小时就說明到达基区的空穴少，穿过基区到达集电結的空穴也就少，結果集电极电流也就小；反之发射极电流 I_e 大时，集电极电流也会大。再者我們会想像到发射极电流 I_e 大时，空穴在基区的复合数目也会多些， I_e 小时复合也相应的少些，复合电流也是变化的。不过这种变化，由于复合电流本来就很
小，和 I_e 或 I_c 的变化相比是很小的，可以忽略。如果用 $I_{e\text{变}}$ 代表发射极电流的变化数量，用 $I_{c\text{变}}$ 代表集电极电流的变化数量，可以近似地认为：

$$I_{c\text{变}} \approx I_{e\text{变}} \quad I_{c\text{变}}/I_{e\text{变}} \approx 1$$

若用 r 代表发射結的交变电阻， R 代表負載电阻，我們很容易算出电压放大倍数 K 。如果用 V_0 表示集电极变化的电流在負載 R 上产生的输出电压； V_i 表示輸入电压，那末

$$K = \frac{V_0}{V_i} = \frac{I_{c\text{变}} \times R}{I_{e\text{变}} \times r} \approx \frac{R}{r}$$

由于发射結上加的是正向电压，这个电压变化一点点，流过結的电流就会有很大变化，所以发射結电阻 r 是很小的，一般只有几十欧姆。大家不是还记得二极管的正向电阻是很小的嗎！大家也还知道P-N結反向电阻很大，可达几百千欧，所以集电結的电阻很大，因此負載电阻 R 也可以用的很大(使阻抗匹配)， R 一般是几千欧到几十千欧，所以 $\frac{R}{r}$ 很大，結果 K 就很大。因此从負載上取出的输出信号电压 V_0 远比輸入信号电压 V_i 大，被放大了很多倍。原来半导体三极管放大信号的道理是这样的！

从上面可以得到結論：在半导体三极管的发射結加上正向直流电压，集电結加上负直流电压之后，管内就会形成三种主要电流：发射极电流 I_e

(相当于电子管的阴极电流 I_k)、集电极电流 I_c (相当于电子管的屏流)


I_a)、基极电流 I_b (相当于电子管有栅流工作状态时的栅流 I_g)；而且 $I_e \approx I_c$ ， I_b 很小。发射結所加正向直流电压的作用是控制集电极电流 I_c 的变化，好比电子管中控制栅极偏压控制屏流变化一样，所以我們叫这个电压为“偏压”；不过由于半导体管实际上是由 I_b 控制工作的，因此，大家常用固定偏流的概念解释半导体管的放大原理，而采用“偏流”这个名詞比較合理。

上面談的是共基极放大电路，即輸入输出电路的公共点接基极。一般收音机中用共发射极放大电路比較多，見图6。它也是在发射結加正偏压，集电极加反向偏压，同样有放大作用，其中各极电流路向如图中箭头所示。这种电路工作原理和共基极电路相同，就不再詳細分析了。

实际上在收音机上使用时，合用一个电池来供給发射結和集电結所需的电压，而发射結需要偏压低，所以通过分压器或偏流电阻把电压降到适当的数值，以适应需要。例如在图7的单管收音机电路中，用一个P-N-P型半导体三极管3AX3做低頻放大。其中由3伏电池通过 R_2 降压后加到发射极与基极間，相当于图6中的 V_{eb} ；改变电阻 R_2 的数值，可以改变偏流，也就是使 I_b 变化，以适合各种管子的需要，好像不同电子管需要不同栅偏压来工作一样。另外3伏电压直接加到集电极与发射极間(相当于图6中的 V_{ce})，以供給集电結所需的反向电压。

如果是N-P-N型半导体三极管，接成电路时，它的发射結要加负电压，集电結要加正电压；例如在收音机中应用时，把电池的正负端互换一下就行了，其他不变。

图7中，被二极管D检波后的低頻信号电流通过 C_3 加至三极管3AX3的基极(b)和发射极(e)之間，当低頻

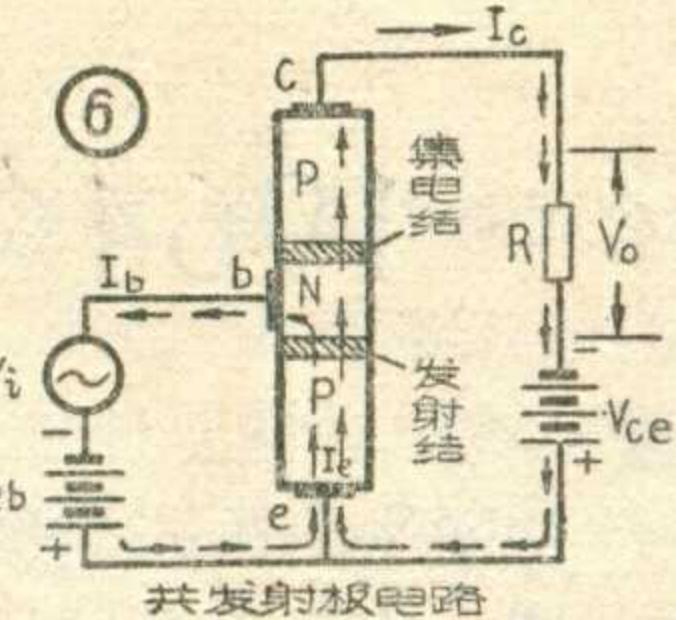


1964年全国无线电测向个人冠军赛第一阶段比赛结束

1964年全国无线电测向个人冠军赛，第一阶段的分区比赛已于八月中旬先后结束。比赛在武汉、哈尔滨、西安三个地区分别进行，参加的共有二十四个省、市、自治区及解放军的运动员一百零三人（男五十三人，女五十人），其中有二十九名运动员（男十九人，女十人）的竞争成绩达到了健将级标准。在分区赛中，根据运动员的无线电工程理论考试、测话比赛及测报比赛的总得分，各区选取了男女各八名成绩最好的运动员（见附表），将于十月去成都参加第二阶段的比赛，争夺1964年全国无线电测向男女个人冠军。

1964年全国无线电测向个人冠军赛分区赛名次(前八名)

运动区		名次	武汉赛区	哈尔滨赛区	西安赛区
性别	运动员及单位	次			
男	1	闻利明 (湖北二队)	谭爱本 (黑龙江一队)	徐良州 (四川一队)	
	2	冯昶 (广 西)	于英勤 (黑龙江二队)	韩虎忠 (陕西一队)	
	3	向时雨 (湖北二队)	王树森 (河 北)	徐德智 (四川二队)	
	4	王守仁 (湖北一队)	吴纯良 (八 一)	崔仁杰 (山 东)	
	5	张世纪 (江 苏)	张凤岭 (八 一)	张兴学 (山 东)	
	6	周衡 (江 苏)	初登权 (黑龙江二队)	卢振焜 (贵 州)	
	7	黄业强 (广 东)	涂续勤 (吉 林)	程思孝 (山 西)	
	8	杨成法 (浙 江)	王德发 (辽 宁)	陈 平 (北 京)	
女	1	曾宪玉 (湖北一队)	李惠敏 (河 北)	栗学云 (宁 夏)	
	2	郑玲玲 (福 建)	陈秀荣 (黑龙江二队)	李甦萍 (山 西)	
	3	张长惠 (湖北一队)	刘秀英 (河 北)	高日琴 (陕西一队)	
	4	王茱芮 (河 南)	高凤兰 (吉 林)	李义文 (山 西)	
	5	易培云 (江 西)	毛淑琴 (黑龙江一队)	陈顺容 (四川二队)	
	6	陆秀云 (湖北二队)	董继芳 (八 一)	杨彩霞 (宁 夏)	
	7	饶秋香 (湖北二队)	刘树银 (黑龙江二队)	陈瑞华 (四川二队)	
	8	裘筑尹 (江 西)	祝亚馥 (黑龙江一队)	徐学媛 (北 京)	

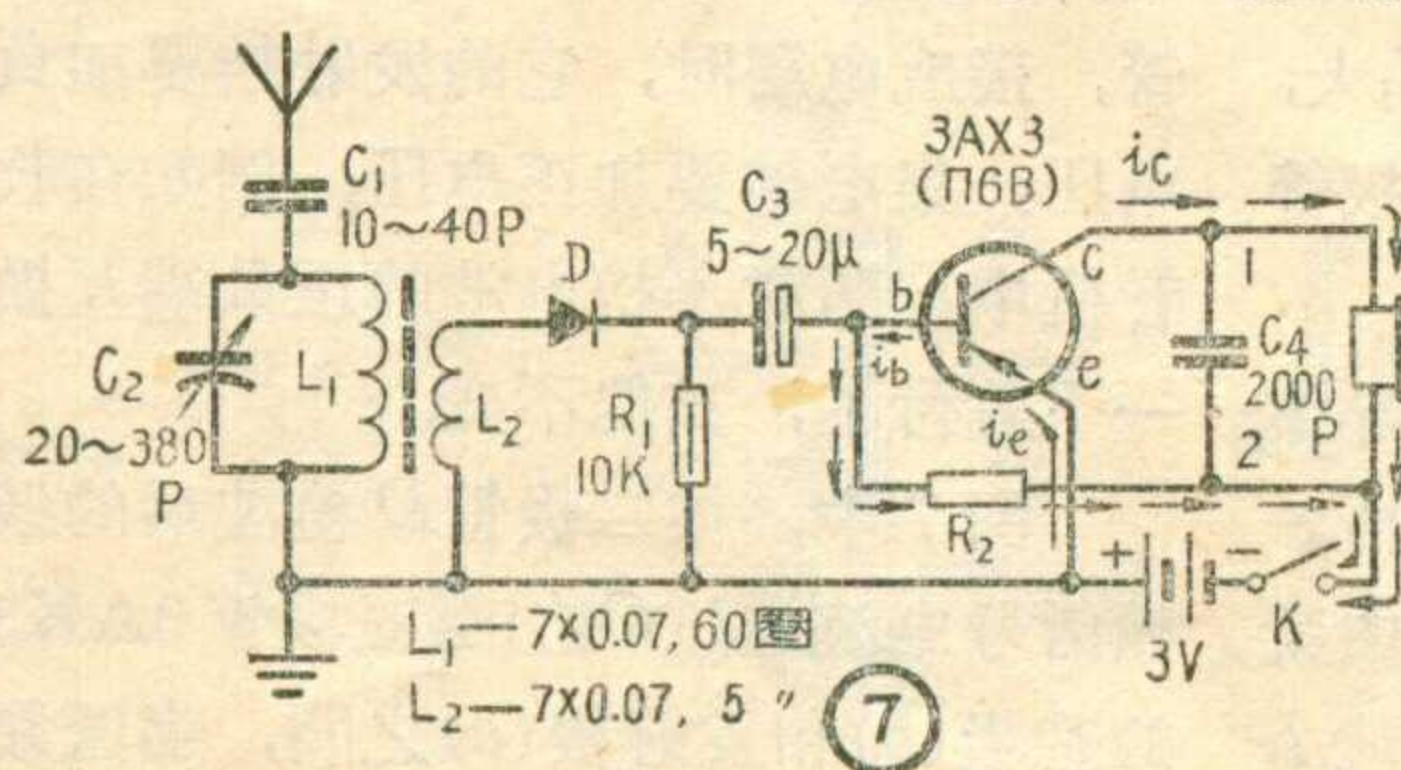

信号电流使基极电流产生微小的变化时，集电极电流 I_C 就会有很大的变化，这一经过放大的变化的信号电流流过耳机就发出了声音。这个电路是行之有效的，可供业余爱好者试制参考。

这次各个分区的比赛都进行得十分激烈，每场比赛都是当最后出发的运动员找完末号电台之后，才知道谁能进入第二阶段的比赛。这次竞赛条件的难度也都比以往大，例如：地形复杂，有繁华市区、工业区及崎岖的丘陵地带；武汉和西安两赛区当时正处于酷热的气候中，而哈尔滨赛区的第一场比赛就是在大雨里进行的；隐蔽电台藏得都十分巧妙，有的藏在天花板棚的一角，有的藏在严密封闭的地板下或余热未消的炉膛里，而且大多数电台是实行遥控操作发射信号的；发射天线有的是铁管，有的又密封在毫无痕迹的墙里；为考验运动员的技术过硬程度，还在竞赛电台附近设置了假的工作电台；竞赛监督裁判许多是化妆工作的，如西安赛区的竞赛电台藏在剧团排演场舞台附近的地沟里，舞台在进行“话剧的彩排”，导演和演员又是竞赛监督裁判员。难度虽然比过去大，但由于运动员大学毛主席著作，大学解放军，苦练过硬本领，成绩都有显著提高，男女按每公里平均的速度最优成绩都超过了1962年全国第一届测向男子冠军。

在这次分区赛中，加强了政治思想工作，提出了比政治、比思想、比风格、比技术的全面竞赛要求，并开展了评比“风格奖”的活动。运动员、裁判员都能团结互助，毫无保留地互相学习。比赛结束后，共有六十名运动员获个人“风格奖”，有三个代表队获集体“风格奖”。

目前获得进入第二阶段比赛的运动员，都在更积极刻苦地参加训练。从分区比赛的情况看来，预料全国测向冠军属谁的争夺将会更为激烈，成绩也肯定会更为优良。（閻維禮）

(上接第 17 頁)

一般维护常识

1. 仪器应放置在通风干燥的地方，防止霉潮，使元件变质。
2. 用后切断电源并加盖防尘。
3. 仪器最好接入经过稳压的电源，以免因电源电压波动损伤仪器，影响测量精确度。
4. 接通电源后，指示灯不亮，但过一二分钟后，表头有偏转，可能是指示灯烧毁或松脱，仪器不一定是有毛病。
5. 接通电源后，指示灯不亮，表头也不偏转，可能是电源插头接触不良，保险丝或电源变压器烧坏。如更换保险丝后仍被烧断，说明仪器内部有故障，应当按照电路拆开检修。


使再生均匀的简易方法

半导体来复式收音机的再生控制多为半调整式，即经过一次调整以后，在收音过程中不再随时去变动它。这样收音时高頻端和低頻端的再生往往是不均匀的，一般是低頻端显得較弱。

我們在裝制这种来复式机时，曾經試在磁性天綫棒上加繞一个专为提升低頻端再生的回授綫圈，能很容易

地使收音机高低两端的再生达到均匀的程度，实践证明效果很好。


图1是一台三管机的电路图。加繞的回授綫圈 L_x 是串在高頻扼流圈 L 和負載电阻 R 之間。高頻扼流圈对高頻端高頻信号的抑制，比对低頻端高頻信号的抑制要强得多。所以低頻端的高頻信号能比較多地到达 L_x 起到回授作用，从而使 L_x 起了提升低

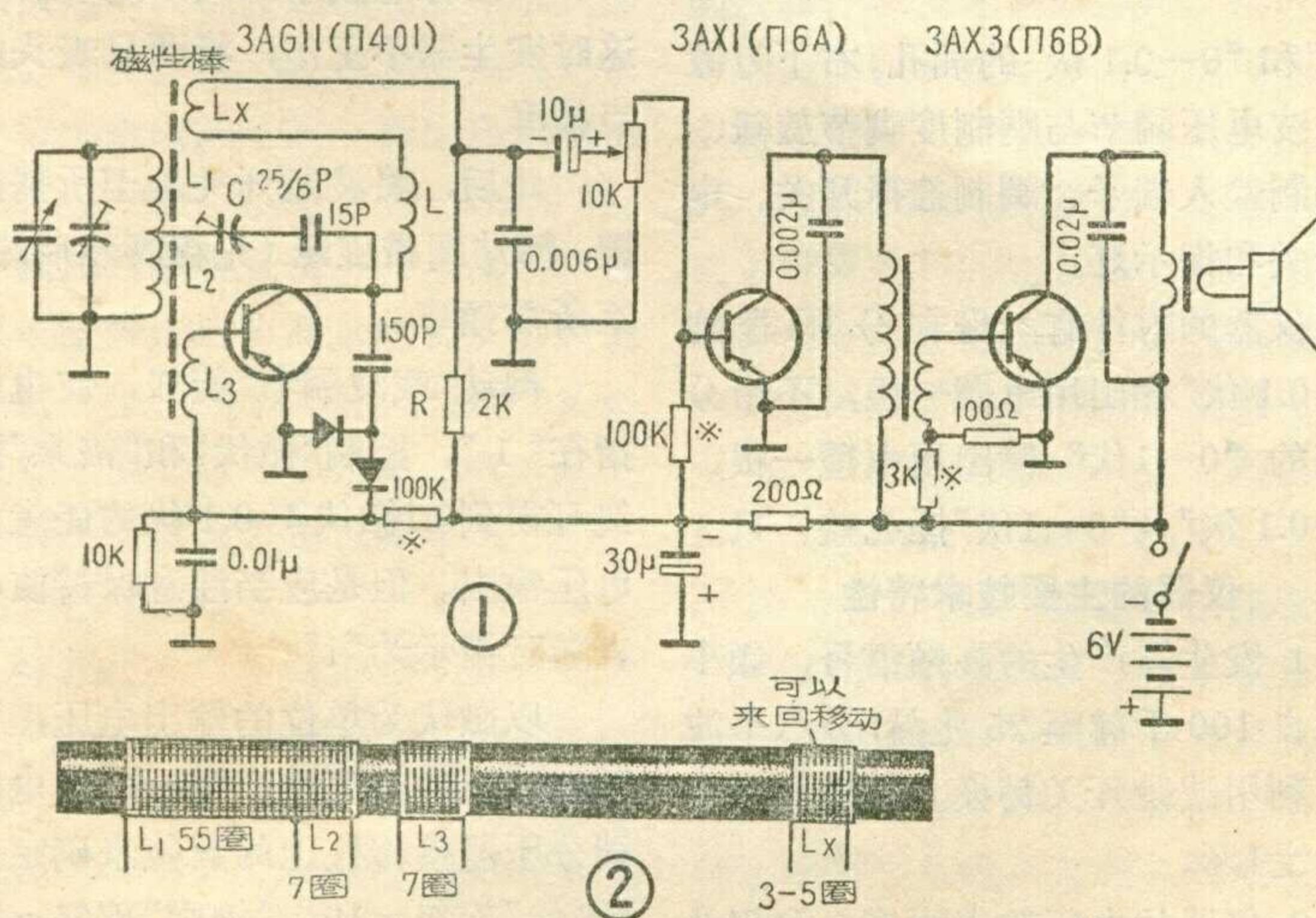

改善录音机用紙带录音放音的效果

810型录音机使用纸质录音带进行录音和放音时，由于录音带质量的关系，声音小，又有杂音，效果很差。为了改善这种状况，我們經過多次試驗，把810型机录放音磁头电路中的音調控制电位器（見图中的 R_4 ）加大，由原来的10千欧的換为470千欧或510千欧的，使高音頻旁路电容器（图中的 C_4 ）的旁路阻抗变化范围加大。这样当电阻增加到500千欧时，电容器的旁路阻抗也增加，即电容器几乎等于无作用，高音頻不易通过电容器入地，于是放大管可将前級传来的全部音頻一律放大。

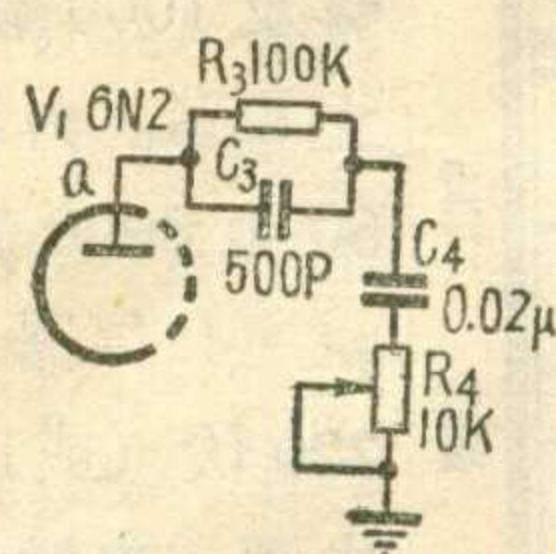經過这样简单改动以后，用紙带录放节目时，把音調控制器調到高音調的位置，用胶带則調到低音調位置。这样，用紙带录放音，声音很大，杂音也減輕很多，听起来和胶带沒有多大区别，使紙录音带的使用效果大为改善。



(刘光华)

頻端再生的作用。

綫圈 L_x 在磁棒上的具体位置如图2。实践表明，它对高頻端的再生强弱影响很小，而对低頻端的再生强弱却非常灵敏，因此調节起来很方便。調节的步驟是这样的：首先調节再生电容器 C ，使高頻端的再生适当。然后調节 L_x 回授的强弱，即移动 L_x 的位置，使低頻端再生适当。这样反复調整几次，就能达到全机高低端再生均匀适度。在調节过程中，如果 L_x 回授过强或过弱，移动它的位置不能达到滿意时，可增減 L_x 的圈数。一般圈数为3~5圈即可。高頻扼流圈 L 的电感量对再生的均匀度也有一定影响，它的电感量以在2.5~3毫亨之間为最好。

(陈凤鳴)




1. 我們都知道在高压电路中，导体間的絕緣要求很高，这是为了防止絕緣打穿。但是矿石收音机天綫上的信号电压很低，为什么天綫上也要装上絕緣子，要求很高的絕緣呢？

(林立鈞)

2. 为了消除收音机中灯絲电路引起的交流声，为什么不采用隔离綫来屏蔽，而把两根灯絲电源导綫絞合起来？

(胡树生)


3. 当一具整流器的輸入滤波电容器 C_1 (見图) 失效或断开时，輸出电

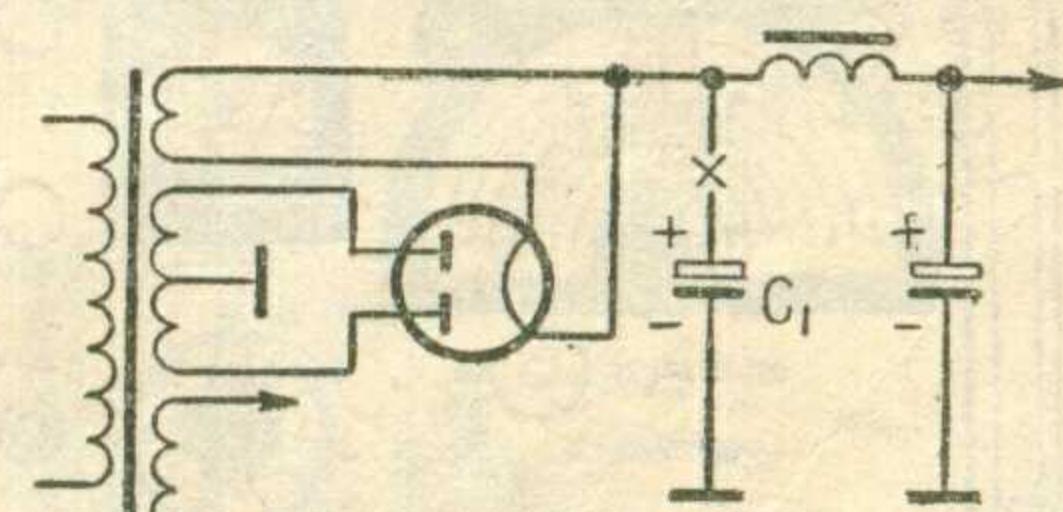

压就会显著降低。我們知道这只电容器是作滤波用的，为什么滤掉交流成分后输出的直流电压会增高呢？

(达)

如何使用高频信号发生器

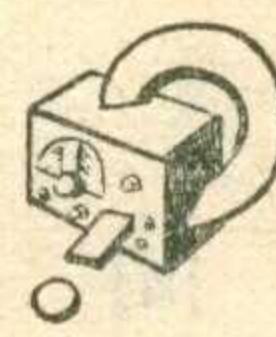


苏 川

高頻信号发生器是无线电测量中用作高頻信号源的一种振蕩器。它可以产生等幅波和調幅波高頻信号，具有比較精确的載波频率、載波电压和調制度等几种指示刻度，可以作为測量用的信号标准。它适用于校准各种无线电接收设备，是广播收音机制作、測試中最常用到的仪器。

XFG—7型高頻信号发生器（亚美电器厂产品）就是这类仪器常用的一种。它的內部結構如图1方框图所示，其中由一个頻率可以連續調諧而且高度稳定的主控振蕩器产生等幅高頻信号，經過一級高頻放大器放大，然后通过細調衰耗器、步級衰耗器和电纜分压器，根据測量需要給出不同幅度的高頻电压输出。为了輸出調幅波信号，仪器内部备有产生1000赫和400赫音頻信号的調制信号发生器。調制信号也可以从仪器外部輸入。整个仪器是屏蔽在鋁质机箱內的。其面板上各旋鈕配置大致如图2。

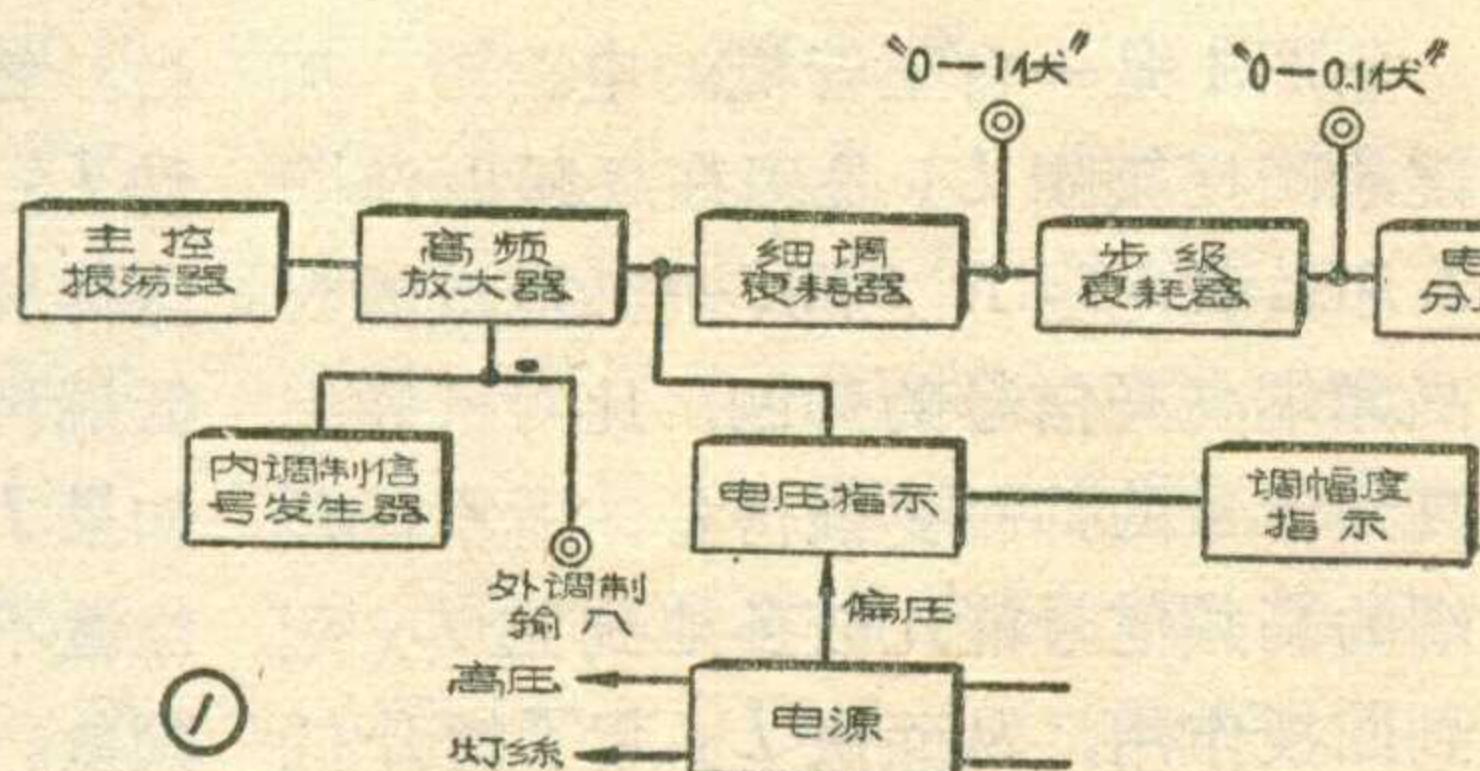在面板的左下方是波段变换开关旋鈕。左上方是頻率調節旋鈕，它备有18:1的減速緩动机构，可以进行頻率微調。面板的右上方是指示輸出的电压表和調制度指示表。两表头之間为零点調節装置。在中部是两只分压旋鈕（輸出微伏和輸出倍乘）及“0—



1伏”和“0—0.1伏”的插孔。右下方置有載波电压調节与調制度調节旋鈕、外調制輸入端子、調制选择开关、电源开关和指示灯。

仪器的附件有：带有分压器的“0—0.1伏”输出用电纜一根，不带分压器的“0—1伏”输出用电纜一根，“0—0.1伏”及“0—1伏”插孔盖一只。

仪器的主要技术特性

1. 发生器产生的高頻信号，頻率范围自100千赫至25兆赫，分八个波段，利用波段开关轉換。頻率刻度誤差为±1%。

2. 仪器的电压輸出幅度，利用分压电纜“0.1”接点和“1”接点，从“0—0.1伏”插孔可得到自0.1微伏至10,000微伏，和自1微伏至100,000微伏的兩組輸出。利用电纜的“0.1”接点时，輸出电阻是8欧。“1”接点的輸出电阻是40欧。

从細調衰減器，即“0—1伏”插孔，可引出0—1的电压，其輸出电阻为

40~60欧。

3. 內調制器的調幅度系数范围可自0%至100%，內調制頻率400赫及1000赫誤差均为±5%。外調制頻率为50至8000赫。

4. 仪器适用50赫220伏（或110伏）交流电源，电源电压允許的变动范围为±10%。工

作环境为常溫、相对湿度不超过80%。

仪器的使用

一般使用方法 在仪器接通电源之前，須将各旋鈕旋至起始位置：

①“載波調節”和“M%調節”向左旋至終点；②微伏旋鈕旋至最小；③“倍乘”旋鈕放在“1”的位置。然后可插上电源开机。

开机后指示灯亮。在仪器的电子管預热期間，两只指示表头将微微偏轉，但随即向零点返回。将电纜插子插入“0—0.1伏”插孔。

将波段开关旋至任两个波段标志数字中間，即空档位置，这时发生器不工作，将两只表头的零点校准。

此后，将波段开关旋至所需的位置，轉動調諧旋鈕（先粗調然后細調）至所需頻率。


轉動“載波調節”旋鈕，使电压表指在“1”，控制“微伏”和“倍乘”两旋鈕可得到0.1微伏至0.1伏的任意数值电压輸出。但是应当注意保持使电压表随时指示为“1”。

以微伏为单位的輸出电压，可由“微伏”上的刻度乘以“倍乘”及电纜終端分压器接線柱上的数值来确定。如：“微伏”旋鈕=10，“倍乘”旋鈕=100，从电纜分压器0.1端的輸出电压則为 $10 \times 100 \times 0.1 = 100$ 微伏。


輸出电压也可由轉動“載波調節”来改变，这时輸出电压的数值为指示表的讀数和“微伏”旋鈕讀数，以及“倍乘”数及电纜分压端讀数的乘积。不过这种方式确定出的輸出电压，誤差較大，仅能作为参考。

当需要的电压大于0.1伏时，可自“0—1”插孔引出，此时应配用不帶分压器的电纜，讀輸出电压数值的方法有两种：一是使电压表指針固定在“1”上，从“微伏”旋鈕上讀数；另一是把“微伏”旋鈕固定在“10”，轉動“載波調節”旋鈕，从电压表上讀数。

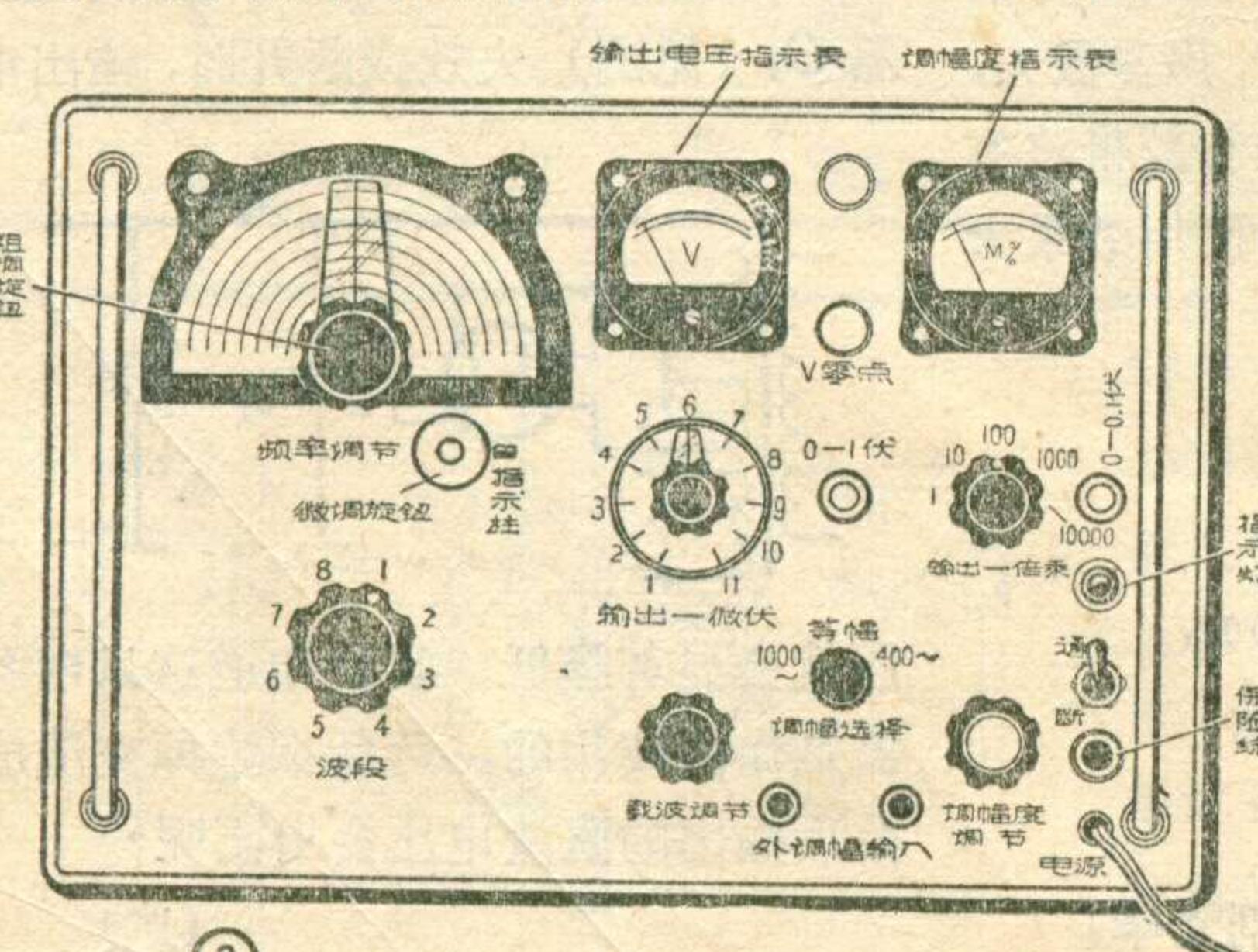輸出电压利用內調制或外調制可以得到調幅波。使用內調制时的工作順序如下：将“M%調節”旋鈕先旋至最左端，将調制选择开关扳到400赫



(2)

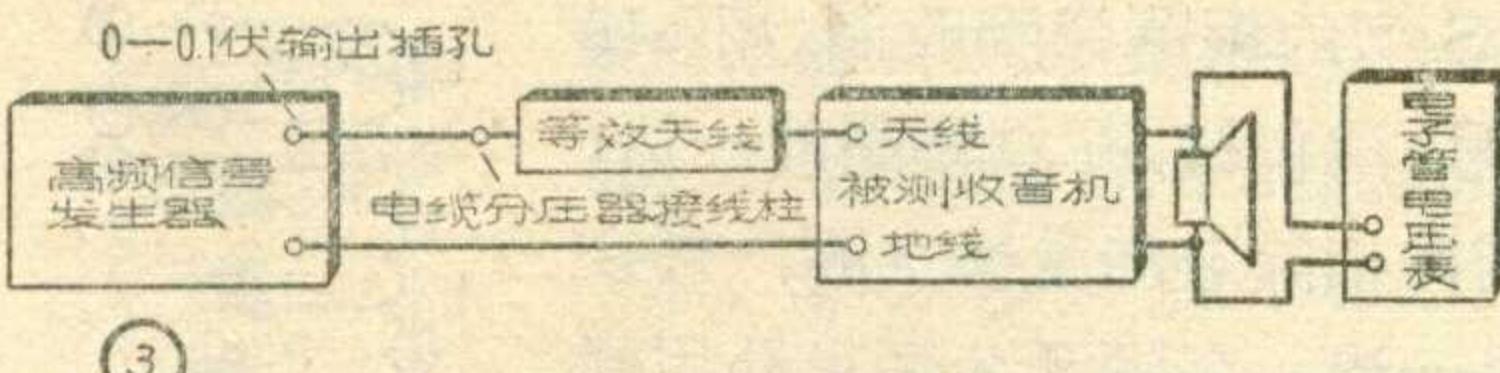


(3)

或 1000 赫上，始終保持电压表指示为“1”，轉動“M%調節”旋鈕可在10%至100%範圍內改變調制度。必須特別注意只有在电压表指示为“1”时才能保持調制度的准确性。当測試收音机的頻率特性时，必須使用外調制。用外調制的工作順序同于內調制，此時調制选择开关在“等幅”位置上，音頻电压从面板上两个外調制輸入端子上接入。如果音頻发生器的輸出有一端是接地的，則接地端必須和本仪器的“地”相接。对于外調制电源的要求是：輸出电阻20千欧，輸出功率不小于0.5 瓦，頻率范围为0~20000 赫。

調測广播收音机——本仪器和其他仪表配合，可以測量收音机的灵敏度、选择性、頻率失真、非線性失真和音量控制等許多項指标。图3是測試一般电子管收音机灵敏度的方法。測量时标准信号发生器送出的高頻电压，要經過一个全波等效天綫（电路元件見图4）輸至被測收音机的天地綫輸入端。信号的調幅頻率用400 赫，調幅度为30%。把被測收音机的音量控制器定在一定的位置上，調节信号发生器的电压輸出，使被測收音机揚声器音圈上或輸出变压器次級綫圈的負載上的电压相当于50 毫瓦的功率（即在3.5欧揚声器上量得电压为0.42 伏），这时讀出信号发生器的輸出电压，用微伏表示，就是被測收音机的灵敏度了。

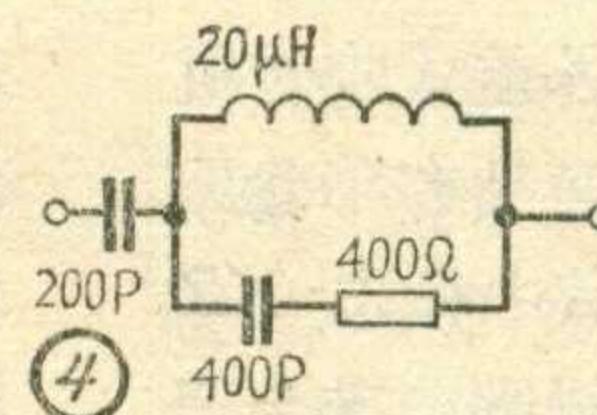測試裝有磁性天綫的半导体收音机灵敏度方法应如图5所示。这时收音机的灵敏度是以磁场强度为标准，所以測量时要用一套产生电磁場的輸入设备，其中除了标准信号发生器外，还要有一具方框天綫，串接一只80 欧的电阻，通过不带分压器电纜与信号发生器相接。方框天綫的尺寸是380×380 毫米，用直徑4.5~5 毫米的单根銅綫制成。方框天綫中心与磁性天綫的中点垂直距离是1 米，磁性天綫的軸綫应对准方框天綫的中



(4)

心，并垂直于其平面。按照測試电子管相同的方法，調节信号发生器輸出电压，使被測收音机的揚声器輸出相当于5 毫瓦的功率（即在8 欧的揚声器上量得的电压为0.2 伏）。这时讀出信号发生器的輸出电压，用毫伏表示，就是被測收音机的灵敏度，即灵敏度为若干毫伏/米。

測試中必須注意的，是电纜分压器的接綫与等效天綫或方框天綫之間的接綫，以及地綫的連接，都应当尽可能短，以使发生器的漏电可能減低至最小限度。关于收音机灵敏度的測試，按照无线电专业标准規定条件，电子管机是在50 毫瓦輸出时，半导体机是在5 毫瓦輸出时，測其灵敏度，而且要求收音机的音量控制器位置应保证信号与噪声輸出电压（即去掉信号調幅时的輸出电压）的比等于10，即20 分貝。因此，測量时被測收音机音量控制器的位置应当按上述方法确定。例如被測收音机是半导体机，其揚声器阻抗为8 欧。按照技术条件規定在輸出为5 毫瓦时測其灵敏度。先算出在8 欧电阻上产生5 毫瓦功率所需的电压值，按照公式

$$\text{功率} = \frac{(\text{电压})^2}{\text{电阻}}, \text{ 即}$$

$$\text{电压} = \sqrt{\text{功率} \times \text{电阻}},$$

求得电压 = $\sqrt{5 \times 10^{-3} \times 8} = 0.2$ 伏，即接在揚声器音圈两端的电子管电压表应当指示为0.2 伏，即200 毫伏。按照前述方法，先調节信号发生器的微伏輸出，使电子管电压表的指示为200 毫伏，然后将发生器的調制选择开关从“400”換到“等幅”位置，此时揚声器里就不再有声音。

这时看电子管电压表的指示是否等于20 毫伏（200 毫伏的 $1/10$ ）。若大于20 毫伏，应将收音机的音量关小，若小于20 毫伏，可将收音机的音量开大，使电子管

电压表指示为20 毫伏。然后再換到“400”赫調制的位置，适当地增減发生器微伏輸出，使被測收音机上电子管电压表指示为200 毫伏。反复調整，直到調制度选择开关放在“400”处，收音机电子管电压表指示为200 毫伏，而放在“等幅”处指示为20 毫伏。此时信号发生器輸出电压值（微伏数）的十分之一，就是該收音机在20 分貝信噪比下的实际灵敏度。測量时应使信号发生器电压表的指示始終保持为“1”。


信号发生器也可以用来調整收音机的中放和高頻統調，方法參見本刊去年第9期“提高灵敏度的措施”一文。使用时一般应注意以下問題：

1. 信号发生器和中頻放大器或变頻器的連接越短越好。由于放大器的增益可能很高，輸入連綫接得不好，会引入外来干扰，或使它产生自激。有人认为地綫长些无妨，其实地綫和电纜心綫一样，应越短越好。最好能把电纜插头的外鞘直接接到連接点附近的“地”点上。

2. 在接入信号发生器时，要注意电纜插头不要使机內高压短路。由于信号发生器的輸出是低阻抗的，如果插头的心綫或外鞘碰上直流高压，不仅会使高压短路，更严重的是，会烧坏发生器的匹配电阻或衰減器。所以在电纜心綫与連接点間要接一隔直流电容器，可以免除这一危险。对电容器容量的要求并不严格，可依測試頻率和被測設備輸入阻抗的高低而定，一般采用0.01~0.1 微法，頻率高时用的小些，低时用的大些。

3. 不加隔直流电容器不可将电纜心綫接入带有固定栅偏压的栅极，否则会造成栅偏短路，破坏被測設備的工作状态。

(下轉第14頁)

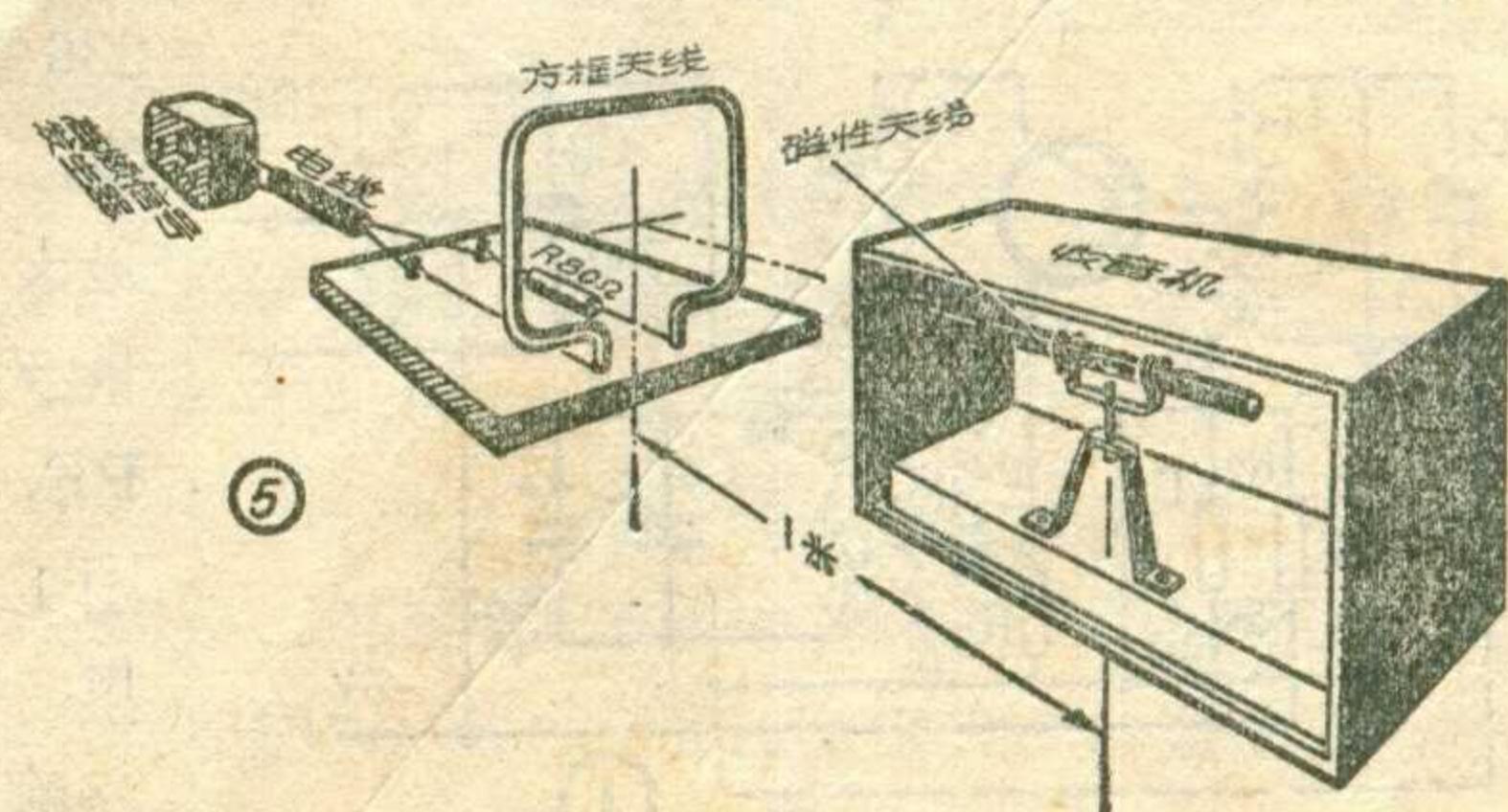


振蕩線圈的繞制和配用

郝洁生

适合装制半导体超外差式收音机用的振蕩線圈，現成的商品有华北厂 XZP 型（四只一套，其中标志 XZhQ—01 的一只是振蕩線圈，其余三只为中頻变压器），以及上海厂結構相同小方形的共两种。这两种線圈都是适合与复旦厂 9—110PF/10—210 PF 超小型双連可变电容器配合使用的，电路不加垫整电容器，即可取得跟踪同步。但是采用其它型号的調諧电容器时，上述線圈往往不能直接配用。在这种情况下怎样办？这里談談我們的一些經驗。

（一）12—250PF/12—290PF双連与XZP型線圈的搭配 按照图 1 所示的变頻电路，如果 C_6 是 12—250PF 一連， L_3 、 L_4 为华北厂 XZhQ—01 或上海小方形線圈，振蕩回路里必須加用垫整电容器 C_5 ，其容量应在 180 ~ 220PF 之間，須选用质量較高、誤差較小（10%以下）的云母或瓷介电容器。正确容量可以这样进行选定：全机装竣，各级半导体管工作点及中頻变压器都先按一般方法調整好。这时試收几个电台。如果在波段里频率低的一端相邻仅 100 千赫的两个电台之間就发生不同步現象，則說明 C_5 容量不合适。例如，先收听中央台第一套节目（640千赫），移动磁性天綫上的調諧回路線圈，使輸出音量最大，并将線圈固定在这个位置上。然后收听中央台第二套节目（720千赫）。这时如果必須将調諧線圈向磁棒中心移动，才能使这个台的音量最大，說明 C_5 容量嫌小，必須增大些。反之，如果必須将線圈向磁棒外端移动，說明 C_5 嫌大，必須减小些。如用高頻信号发生器試驗，可用胶质电綫在磁性天綫棒上繞一两圈，一端接地，一端接信号发生器，須使收听 600 千赫与 700 千赫两点音量最大时，線圈在磁棒上的位置相同不变，这样 C_5 的容量才是适当的。

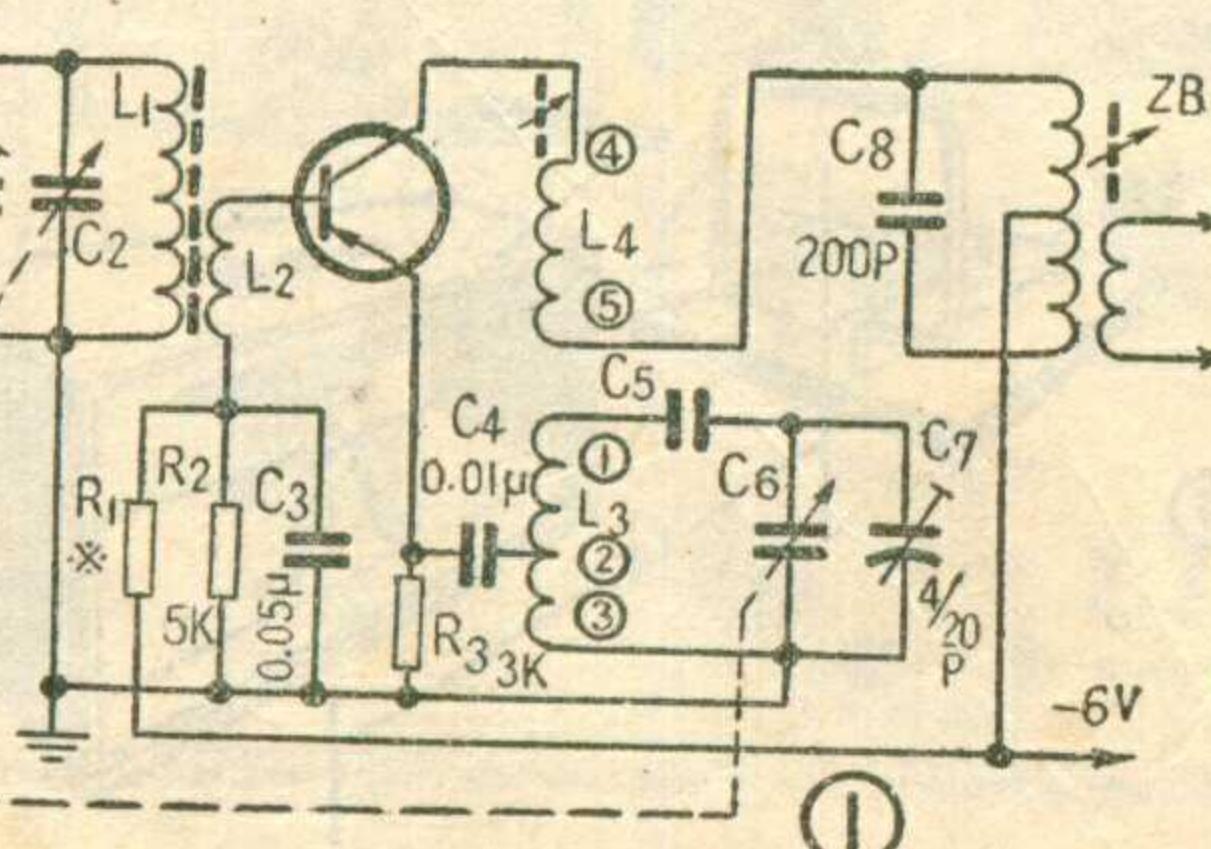（二）采用复旦 236 大型双連和普通線圈

236型双連，每連最大电容量为 365 PF，用在图 1 电路里，振蕩線圈可用

美通 610S 型的振蕩線圈改制。用 0.15 毫米（38号）漆包綫，在原線圈的一边，靠紧線圈按相同方向乱繞 5 圈，并在原線圈另一边，在隔开 2 毫米处用同号綫按同方向乱繞 15 圈作为反饋 線圈，記清線圈头尾，然后用蜡封固。具体繞法如图 2。电路也必須加用垫整电容，像普通收音机一样，可用 600 号垫整电容器。

（三）用复旦 236 大型双連，線圈自繞 为使線圈体积小、效率高，最好采用华北厂 ZPO 型（ZPO3—1），或其他同类（如上海 411 或津无 901型）带有高頻磁心的小中頻变压器骨架改繞。計算圈数需要运用两个简单公式，即（1）計算線圈的电感量

$$L = \frac{1}{(2\pi f)^2 \times C} \quad \text{(公式 1)}$$

和（2）線圈电感量变化和圈数变化的关系

$$\frac{L'}{L} = \frac{(N')^2}{(N)^2} \quad \text{(公式 2)}$$

式中 L 代表原線圈电感量， L' 代表改繞后線圈的电感量， N 代表原線圈圈数， N' 代表改繞后的圈数。

ZPO 型中頻变压器每只線圈都并联配有 120PF 固定电容器，其原有圈数为 220 圈，諧振于 465 千赫。按照公式 1 算出它的电感量約为 1 毫亨，即

$$L = \frac{1}{4 \times \pi^2 \times (465)^2 \times 10^6 \times 120 \times 10^{-12}} \approx 1 \text{ 毫亨}.$$

再用公式 2 計算，可得出不同电感量应有圈数如下表：



电感量 (微亨)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	1000
圈数	70	73	76	79	82	85	88	91	94	220


繞制前先求出線圈应有的电感量。設最低接收頻率为 550 千赫，中頻为 465 千赫，垫整电容用 390PF，则

$$L = \frac{1}{4 \times \pi^2 \times (550 + 465)^2 \times 10^6 \times \left(\frac{365 \times 390}{365 + 390}\right) \times 10^{-12}}$$

≈ 130 微亨。

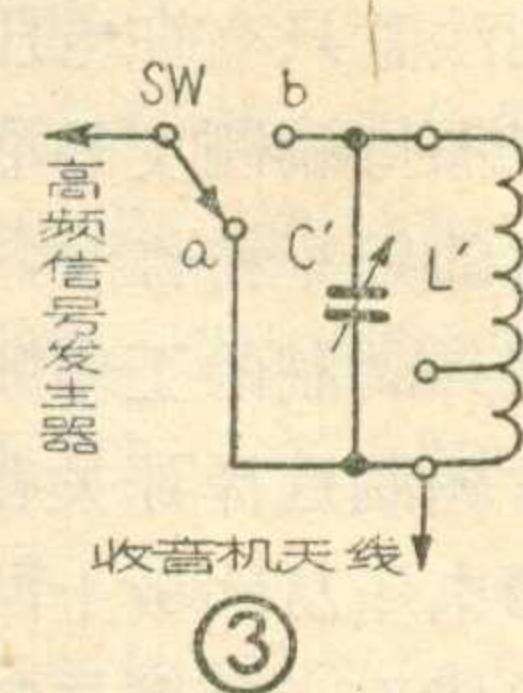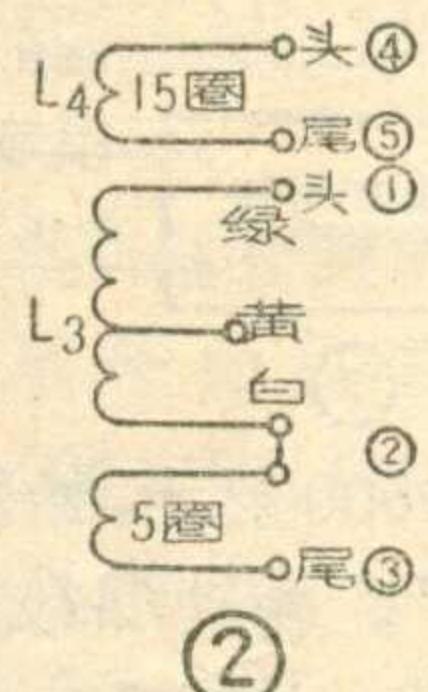由附表可查得 L_3 为 130 微亨时共需繞 79 圈。电感量是否合适，繞成后可用諧振法来检验。用高頻信号发生器及完好的收音机如图 3 所示方法接綫，其中 C' 为 236型双連中的一連， L' 为一 610S 型振蕩線圈。先由振蕩器发出 1000 千赫經 400 赫調制的調幅信号，开关撥在 a 点，調諧收音机在 1000 千赫处收到振蕩器信号，再将开关撥至 b 点，旋动 C' 調至某一点使收音机的信号声降为最小。然后将 610S 線圈取下，換上自繞線圈，这时信号声又增大。不要变动 C' 容量，旋动自繞線圈內的磁心，使收音机內信号声音恢复最小，这說明自繞線



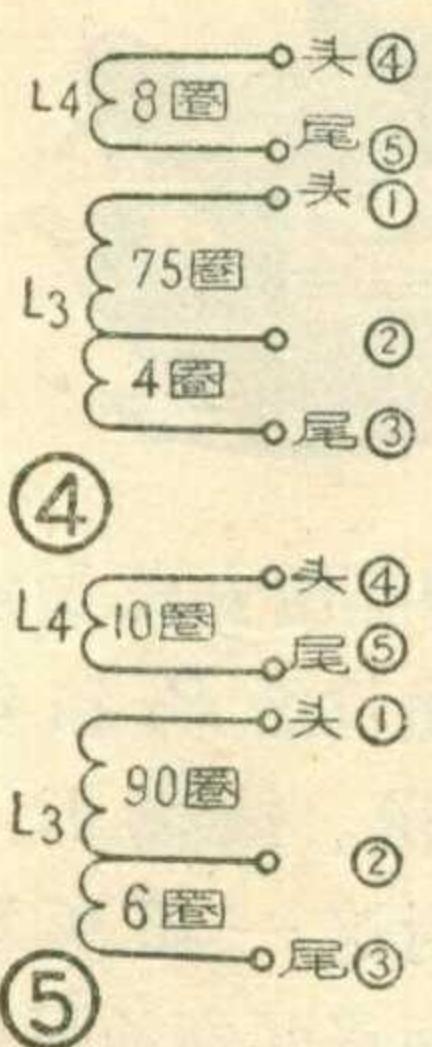

圈的电感量已与 610S 完全一样。若磁心旋至最紧，仍不能达到信号最小一点，表示繞的圈数不够，可增加几圈。反之，磁心調到很松，仍不能到达声音最小，表示圈数太多了，可拆掉几圈。上面的計算方法經過多次試驗，证明求出的圈数很准确，实际应用只需旋动磁心已够应用。整个綫圈繞法如图 4。須注意反饋綫圈的繞線方向須和振蕩綫圈一致。

(四) 采用 12—250 PF/12—290PF 双連，綫圈用 ZPO 型骨架繞制 垫整电容器电容量可选为 310PF。設最低接收頻率为 535 千赫，則按公式 1 計算， L_3 电感量应为

$$L = \frac{1}{4 \times \pi^2 \times (535 + 465)^2 \times 10^6 \times \left(\frac{250 \times 310}{250 + 310} \right) \times 10^{-12}} \\ \approx 180 \text{ 微亨。}$$


仍查上表可知电感量为 180 微亨时，用 ZPO 型骨架需繞 94 圈，經实际試驗，繞 90~96 圈都可以。整个綫圈繞法如图 5。

此外，还有几点附带說明：

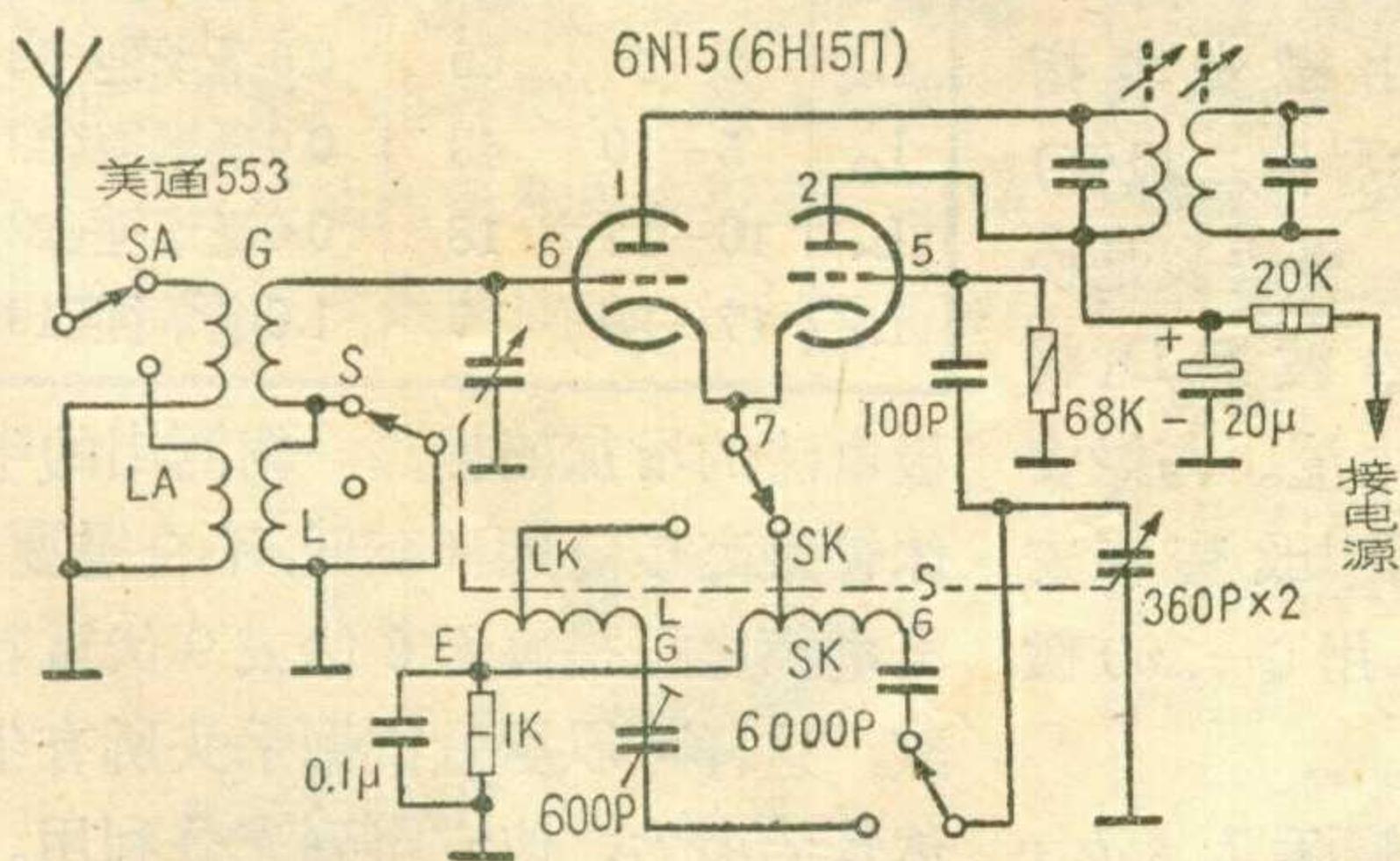1. 上面計算得出的只是綫圈的大概圈数，由于电路中还有其他因素影响，实际应用中可能还須稍加修正。抽头点及反饋綫圈圈数的計算很复杂，这里的数据是从实验中得出来的。

6N15 用作变频管

6N15 (6H15Π) 是共阴极高頻双三极管，在变通使用时，也可以用作变频管，代替 6A2 用在一般广播收音机里。例如本刊本年第 8 期“六灯超外差式收音机实验”一文的电路，如按本文附图的接法，将一只 6N15 用在該电路的混頻級里，就可以省去原电路的两只 6J3 (6Ж3Π) 高頻五极管。經過實驗，綫圈采用美通 553 式綫圈，收音效果还不错，在选择性和灵敏度方面，比起用 6A2 来并无逊色。



(邵 疾)

2. 上面的繞制数据都适用于图 1 变頻电路。試驗时高頻三极管为 3 AG12 (Π402)，工作点調在 0.4~0.6 毫安，这时振蕩效果最好，調在 0.3 毫安时振蕩減弱，甚至低頻部分出現停振。振蕩綫圈安装位置如距天綫磁棒較远，可以不用金属隔离罩，直接粘到安装底板上。如有加罩隔离的必要，罩子的直徑不宜太小，可用原 ZPO 型鋁壳改制。

3. 关于天綫輸入回路綫圈， C_2 使用复旦超小型双連的 12—290PF 一連时，初級 L_1 电感量应为 296 微亨。若用 $\phi 10 \times 140$ 毫米的磁性天綫棒，可用 $\phi 0.07 \times 7$ 多股絲包綫平繞 68 圈，次級 L_2 繩 6 圈。綫圈在磁棒上的位置，要根据統調决定。

4. 复旦 12—250 PF/12—290PF 超小型双連的两連片数和間距是不一样的。应当注意，其中一連片数虽少（动片为 9 片），但动定片之間的間隔較密，其容量为 12—290PF，应当用在輸入回路里 (C_2)。一連片数虽多（动片为 11 片），但动定片之間的間隔較疏，容量为 12—250 PF，应当用在振蕩回路里 (C_6)，不可弄錯。


“想想看”答案

1. 一般直流电路或低頻电路中，导体的絕緣是根据电場强度的高低来确定的，电压越高，电場强度越大，导体間的耐压强度要求越高，否則絕緣容易打穿。矿石收音机天綫上的信号电压虽然很低，它接收到的是高頻信号，頻率越高，介质損耗越大。要求很高的絕緣，主要是减少介质損耗，保证收音机能得到較大信号强度。如果天綫的絕緣很低，則介质損耗很大，高頻信号在天綫中損耗掉了，輸入到收音机的信号就很弱，甚至收听不到播音。

2. 因为灯絲电路是低压大电流的，它所产生的干扰主要是电磁性的，利用隔离綫来屏蔽作用不大，而把灯絲电源綫絞合起来，两根导綫所产生的交变电磁場，因电流方向相反，互相抵消了，所以效果比較好。


3. 輸入滤波电容器 C_1 断开后，整流管的輸出波形就如附图虛綫所示，其直流成分的数值約为最大值的 0.62 倍。 C_1 接上后，当整流管

輸出电压逐漸由零增大时，电容器充电，直充到最大值。此后整流输出电压下降，电容器

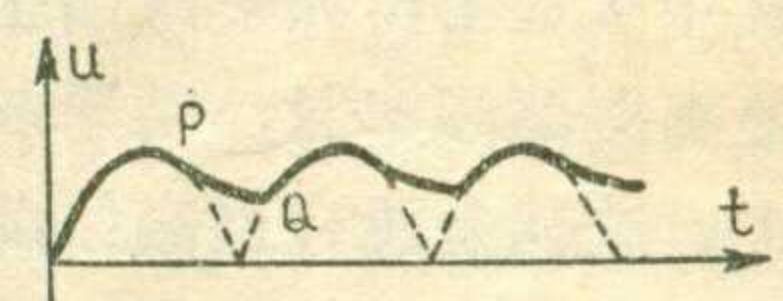

向負載放电。但它的放电是比较慢的（特別当 C_1 容量較大或負載較小时），因此还未放完电，整流输出电压重新超出电容器两端电压（相当于图中的 Q 点），电容器又被充电。所以有了电容器 C_1 后，输出电压（即 C_1 两端的电压）的波形变为图中实綫所示的形状了。显然其平均值較虛綫所示的波形显著增大了，因而輸出直流电压数值就显著增加了。

半导体管最高振荡频率简易測試器

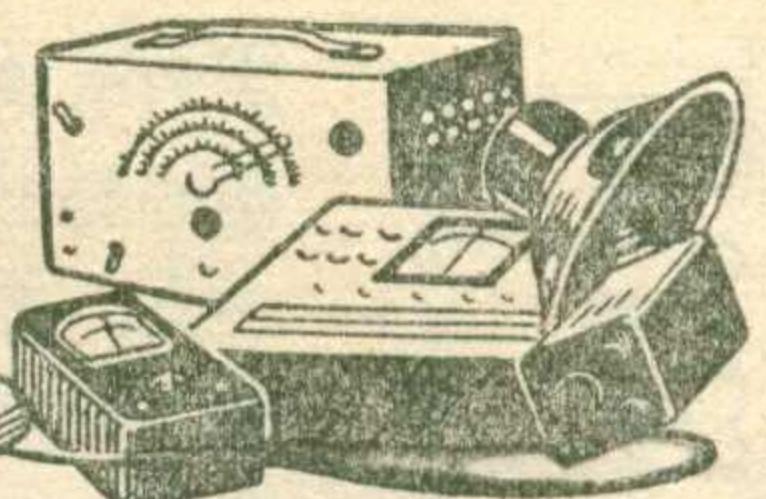


半导体管的电流放大系数随着信号频率的提高而降低。当频率上升到某一数值时，电流放大系数 α 便下降为原来值的0.707，这时半导体管还能工作。如果超过这个频率，电流放大系数进一步减小，半导体管实际上就不能工作了。这个频率我們称为 α 截止频率。因此，电流放大系数所表示的仅是半导体管可能工作的低频放大能力。而 α 截止频率 f_a 則表示这只半导体管可能放大多高频率的信号，能产生多高频率的振荡，它是裝制高频放大器、本机振荡器时选择半导体管的一个重要參量。例如3AX1(Π6A)的 α 截止频率为100千赫，仅能作低频放大用，3AX4(Π6Γ)为1000千赫，可作465千赫的中频放大器，3AG11(Π401)为30兆赫，可作超外差收音机的变頻器。

半导体管的 α 截止频率 f_a ，在业余条件下可用間接的方法来确定。我們可以将半导体管装成一个振荡器，测定它在最有利的条件下所能产生的最高振荡频率。但是，最高振荡频率只是表明晶体管产生振荡的极限可能性，还不是說这只半导体管就可以做成一具频率等于这个最高振荡频率实际可用的振荡器，因为一般半导体管的功率放大系数 K_p 与最高振荡频率間还有如下的关系：

$$K_p = \left(\frac{f_{\text{最高}}}{f}\right)^2,$$

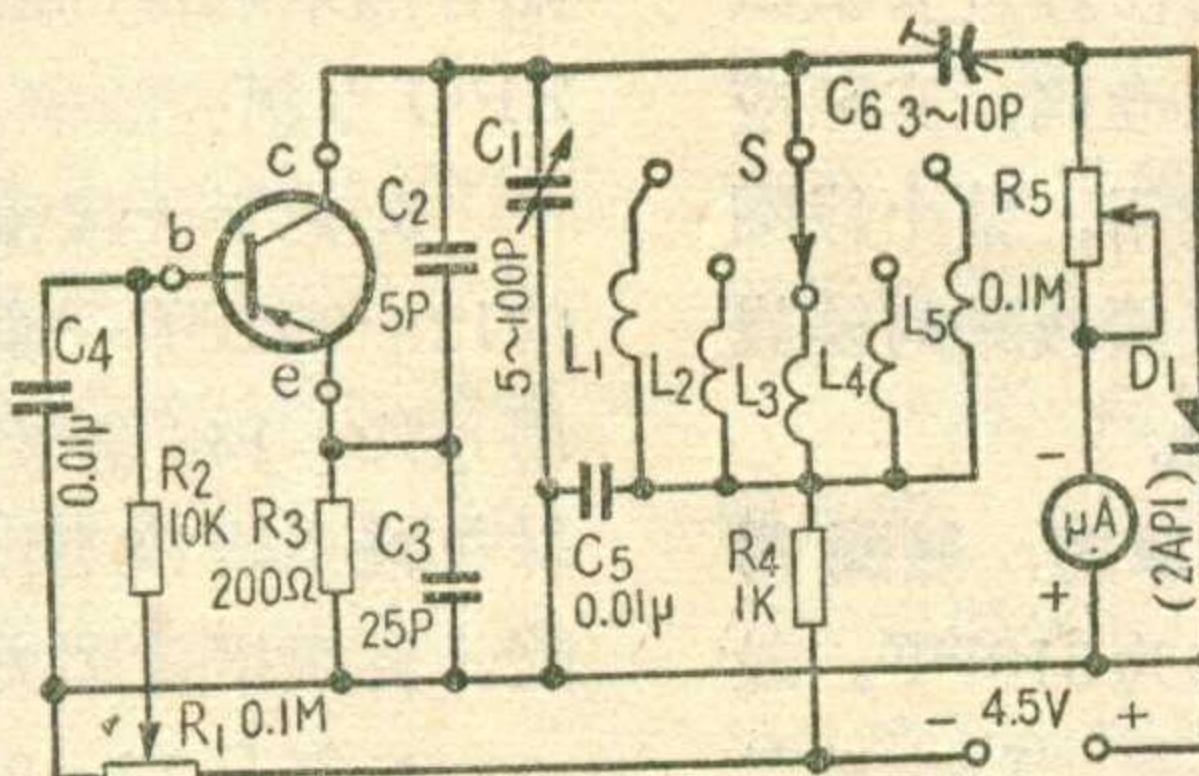式中 f 是工作频率，当工作频率等于最高振荡频率时，功率放大系数等于1。这就是說在最高振荡频率上，半导体管只能維持振荡而沒有功率輸出，也即失去了放大能力，不是实际可用的振荡器。从上式中可以看出，当 $f = \frac{1}{2} f_{\text{最高}}$ 时， $K_p = 4$ 倍，有較大的功率放大。半导体管用作本机振荡器时， $f_{\text{最高}}$ 至少应比本机振荡器的最高工作频率高 $1/2$ 到1倍，才能稳定工作，而用作諧振放大器（例如



中頻放大器）时，半导体管的最高振荡频率应比放大器的諧振频率（中頻）高2—4倍，才能产生稳定的有效放大。

这里介紹的就是一种估計半导体管最高振荡频率的簡易測試器，它的电路如上图所示。待測半导体管接成电容反饋的振荡器，能产生频率从400千赫到30兆赫的振荡。整个頻段分成为五个最合用的分頻段：400—700千赫，2—5兆赫，5—10兆赫，10—17兆赫和17—30兆赫，分別由可变电容器 C_1 和电感綫圈 L_1 — L_5 中的一个綫圈构成振荡回路。反饋电压通过电容 C_2 和 C_3 組成的电容分压器加至发射极电路。轉动电位器 R_1 ，改变基极电流，可使半导体管的集电极电流在0.1~0.2到5毫安的范围内变化。大多数小功率半导体管在振荡状态下的集电极电流应选为1~2毫安。电阻 R_2 和 R_4 是限流电阻，用以防止电池极性接反时损坏半导体管。如图所示是測試PNP型半导体管时电池的接法，測試NPN型半导体管时，电池极性应相反。

电路是否产生振荡由微安表指示，它和检波器 D_1 （半导体二极管）构成一个并联检波电路，微安表是检波器的負載，用以测量检波器 D_1 将高頻振荡检波后的直流电流。与微安表串联的可变电阻 R_5 用以改变微安表的灵敏度。微安表可用0—200微安的。

測試时，将半导体管插入 e 、 b 、 c 插孔，开关 S 先接至綫圈 L_1 （400~

700千赫）。电阻 R_5 轉至微安表灵敏度最高的位置。旋轉电位器 R_1 和电容器 C_1 ，直至产生振荡。振荡时，集电极并联振荡回路对这一頻率諧振，阻抗最大，振荡回路两端的振荡幅度最大，故經检波器 D_1 检波后所得的直流最大，微安表的偏轉也最大。如半导体管能在这一分頻段的最高頻率上产生振荡，则将开关接至綫圈 L_2 ，重复上述操作。倘能产生振荡，则将开关轉至次一档，直到获得最高振荡频率。频率的正确数值可用频率表或利用一台准确的收音机，从它的度盘刻度測定。

根据測得的最高振荡频率，便可确定半导体管应装在收音机的哪一级中最合用。 $f_{\text{最高}} \leq 400$ —700千赫的半导体管只能用在低频放大級或110千赫的中频放大級里。 $f_{\text{最高}} \geq 2$ 兆赫的半导体管适合作465千赫的中频放大器。再生式收音机，超外差机的变頻器、混頻器或本机振荡器应使用 $f_{\text{最高}} > 3$ 兆赫的半导体管。

本測試器使用的綫圈数据如附表。綫圈 L_1 繞在12毫米徑的綫圈管上，綫圈 L_2 — L_4 繞在直徑为15毫米的綫圈管上，綫圈 L_5 則以1毫米的間隔間繞在瓷管上。

應該注意： $f_{\text{最高}}$ 与半导体管的工作点有关，即随集电极电压及发射

綫圈	分頻段 (兆赫)	圈数	导 線
L_1	0.4—0.7	500	0.15毫米徑(38号)
L_2	2—5	60	0.6毫米徑(23号)
L_3	5—10	43	0.6毫米徑(23号)
L_4	10—17	18	0.6毫米徑(23号)
L_5	17—30	7	1.0毫米徑(19号)

极电流的增加而提高。倘測出的半导体管最高振荡频率較低，不合需要，可将电源电压提高至6伏或9伏重新測試，这样可以尽量挖掘手头所有半导体管的潜力，使它得到充分利用。

（陈楚生編譯）



业余初学者园地

实验三回路矿石收音机

率极为接近的广播电台的場合 下使
用。


电路图見图 1。当天線收到电磁
波以后，在天線圈 L 内有高頻電流通
过。通过电磁感应，这些高頻電流又
传到天線圈 L₁ 和 C₁，天線圈 L₂ 和 C₂
(C₁—C₂ 是一个双連可变电容器)組

简单而效率高的矿石收音机或半导体收音机是一些无线电爱好者最感兴趣的东西。但是往往在制作中对于强电台干扰远地电台，混音或响度不够满意等現象不易克服，也就是选择性和灵敏度不够理想。

这里向无线电爱好者介紹一种圆柱形线圈做成的三回路(双调谐)矿石收音机。它是选择性較好的矿石收音机之一，适合本地有多个频

次选择，收音机的选择性就提高了。經 D₁ 检波后的音頻電流变成低頻電流，进入耳机，就能发出广播声。

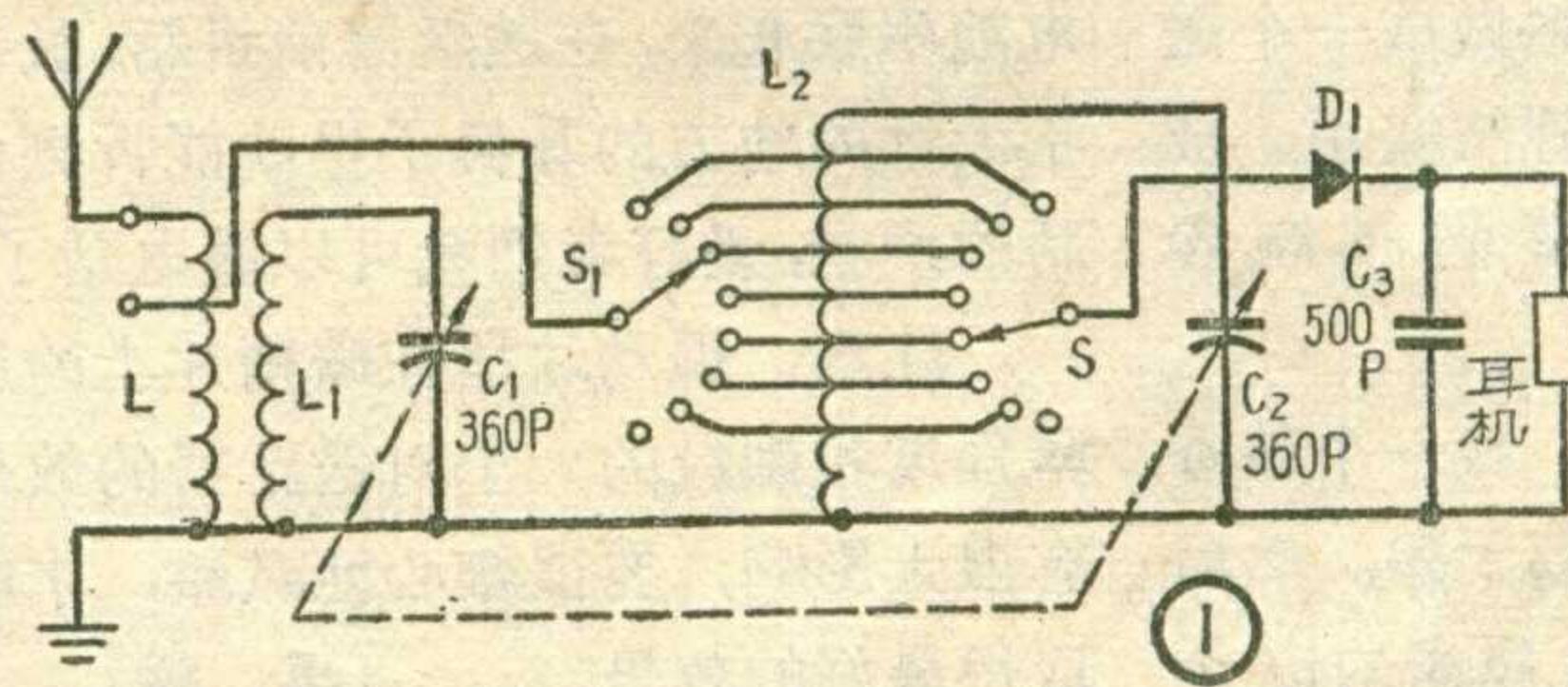
线圈 L、L₁ 和 L₂ 是采用直徑为 50.8 毫米的圓柱形线圈。可以用 26 到 27 号漆包线密繞，效果比較好。L 繩 25 圈，在第 10 圈处作出抽头。L₁ 繩 65 圈。L₂ 繩 80 圈，每逢 10 圈抽一头，共有七个抽头；另外在每一个抽头上再分出一个头来，共有七个分头(七个抽头和七个分头分別焊在两只分线开关上，見图 2)。三个线圈都要順一个方向繞。L、L₁ 和 L₂ 可以并立豎放，如图 2。



焊錫。盲孔的孔徑一般可用 1.5~2.5
毫米，大家不妨試一試。(蔡繼鐸)


导线端部浸锡法

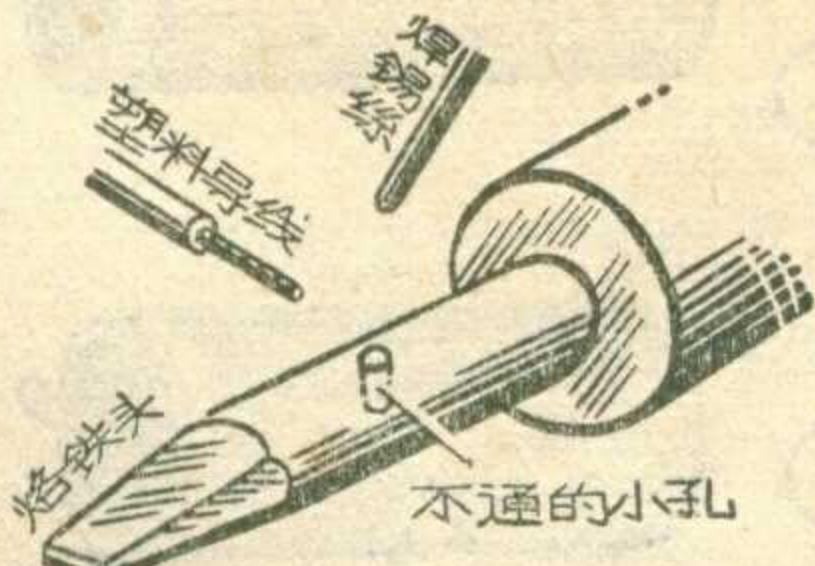为了便于导线接头的焊接，导线的端部应当事先浸上一些锡，尤其是多股软导线更应如此。浸锡的方法，大家通常都用烙铁挂锡在导线端部上涂抹来完成。此法效率低，而且又容易把塑料外皮烫坏。这里介绍一个較好的办法，是在烙铁头上钻上一个盲孔(見图)，烙铁烧热后，将焊锡熔化在盲孔里。将导线头上塗上焊药，然后将导线插向盲孔里去浸蘸，这样导线上便很容易地挂上一层均匀的



成的調諧回路

里作了选择。
这样就选出了
所需要的电台
信号。經過多

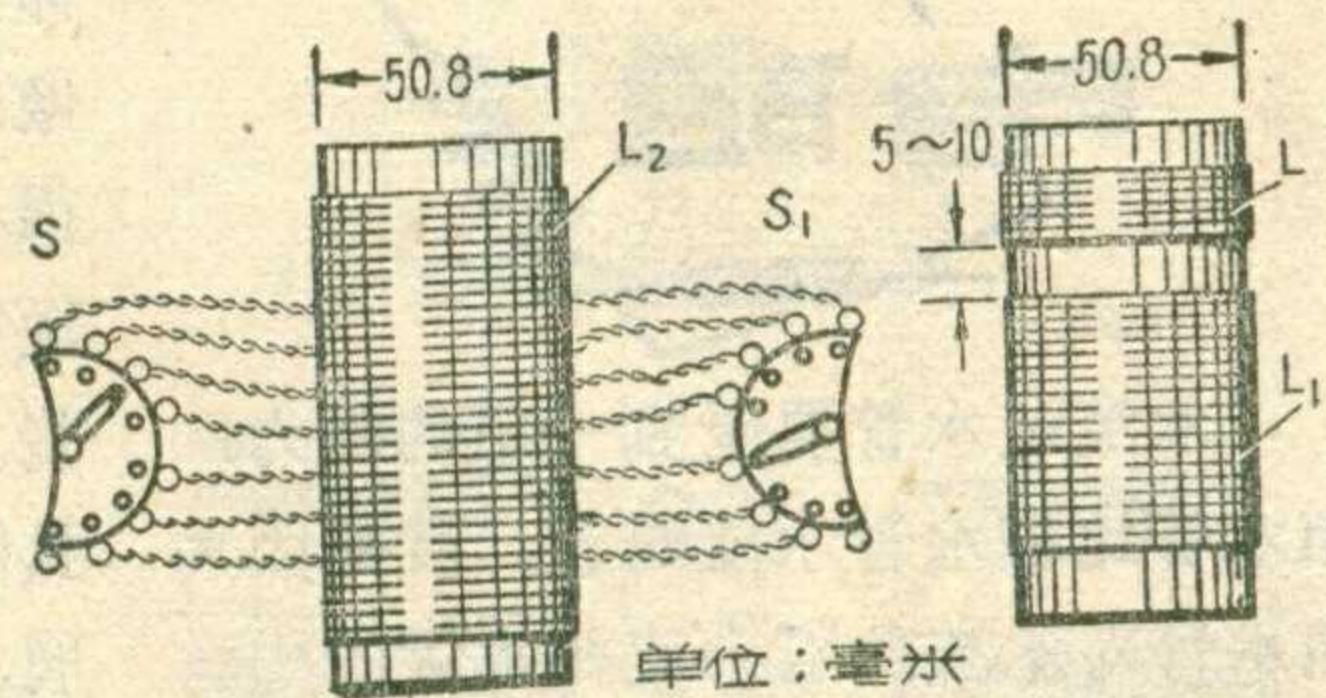

单位：毫米

②

这部收音机的线圈之間的距离和
相对位置可以变动，线圈之間的距离
近，收音机的灵敏度高，声音大，选
择性差些；距离远，选择性好，灵敏
度低些。初次收音时，在不影响收音
响度的情况下，校准好 L、L₁ 和 L₂ 之
間的距离，使达到最适当的耦合度，
便会得到最好的选择性与声音响度。

检波元件 D₁ 可采用半导体二极
管。半导体二极管的型号不限，最好
选择正向电阻小些，反向电阻大些的，


这样效果好些。活动矿石或固定矿石
也可以使用，但是效果差些，而且需
經常調節，不如用
半导体二极管好。

(王先声)

自制拉线輪


在制作收音机时，如果买不到拉
线輪，可以采用两只图钉自己制作。

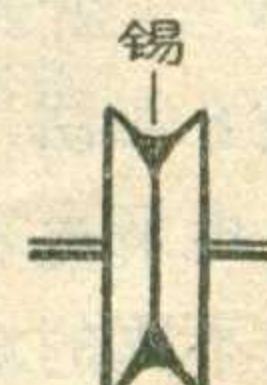首先挑选两个釘尖位于圓頂圓心
上并和圓頂垂直的图钉，再用銼刀分
別将图钉的頂部略微銼掉一些，使两
只图钉能够彼此对接起来(見图)。
然后在每个釘上銼过的地方先塗上一
些焊錫，将一只图钉按入木块中，另
一只用尖嘴鉗夹住，并使两釘尖对成
一直線，趁两釘都还热的时候，很快
地在对接处焊錫焊接。再用鋼鋸条將
線槽中的錫切平，这样配上合适的支架
就成为一只可用的拉线輪了。(沈博文)



自制小型火烙铁

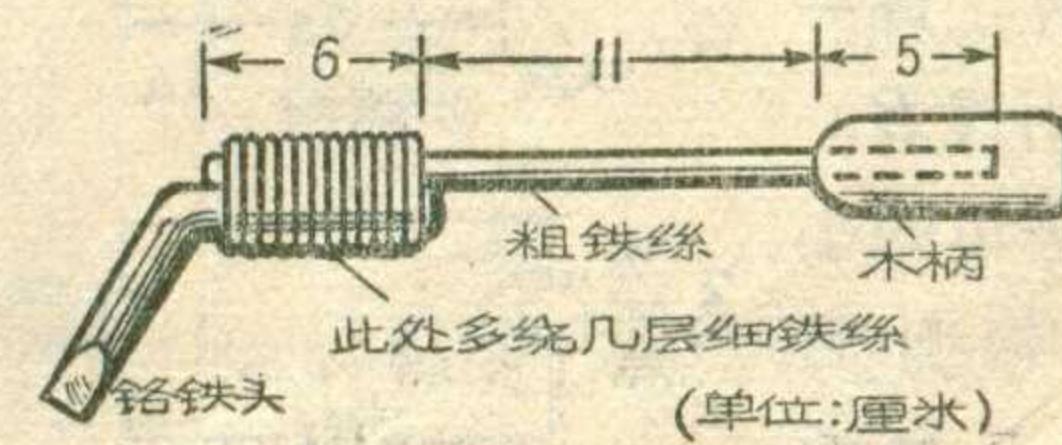把一个 45 瓦电烙铁头和一段直
徑 3 毫米左右的粗铁絲用較細的鐵絲
或銅絲捆在一起(見图)，再在粗铁絲
的一端安上一个木柄，这个小型火烙
铁就算做成了。为了不致使烙铁散热
太快，很快就凉下来，可以在烙铁头
与粗铁絲連接处多捆一些細铁絲。这
支小烙铁使用起来很方便，只需烧十
几分钟就行了，但在第一次使用之前
必須先上錫。烧烙铁时要着重烧繞捆
铁絲的那一段。不要把烙铁头插到火
里，因为那样就不好用了。(田健生)





水流过水管要受到一定的阻力，粗水管比细水管水流畅通，就是因为粗水管对水流的阻力比细水管的小。同样，电流流过各种物体也会碰到一定的阻力，一般把这种阻力就叫做电阻。

电阻的大小与物体的形状和质料有关系。物体愈长，电流流过的路程愈长，受的阻力也愈大，所以电阻也大些。物体的截面积愈大（愈粗），电流受到的阻力也就愈小，所以电阻也就小些。同样长短，同样粗细的物

体，如果质料不同，电阻也不相同。像铜、铝等金属作成的电线，电阻就很小，而铜线和铝线相比，在同样长短和粗细的情况下，铜线的电阻又小些。电阻较小的物体，如金属物体，我们叫它为导体。还有些物质如玻璃、橡胶等，它们对电流的阻力非常大，比导体的电阻往往大几百万倍以上，因此我们叫它们为绝缘体。

为了便于计算和比较，我们用各种物质做成长1米、截面积为1平方米的圆棒，求出它们的电阻。这样，我们就可以根据这个电阻数值比较各种物质的导电性能了。一般我们把这个电阻数值叫做电阻率，常用希腊字母 ρ （近似读音为 ro ）来表示。例如

银的 ρ 值为0.0147，铜的为0.0154，铝的为0.0262。

电阻的单位是“欧姆”。如果在导线的两端加1伏特的电压，而流过导线的电流是1安培，那么我们就说这段导线的电阻是1个欧姆。欧姆也简称为欧，常用符号“ Ω ”来表示，例如， 800Ω 就是800欧[姆]。在电工和无线电里，经常用到比欧大得多的单位，它们的符号是 $K\Omega$ 和 $M\Omega$ 。 $1K\Omega = 1$ 千欧， $1M\Omega = 1$ 百万欧。

上面我们介绍了电阻的一些基本概念。顺便说明，平常人们所说的电阻往往都是指的各种各样的电阻元件，如合成电阻、碳膜电阻等，其实，它们的全名应该是“电阻器”。（田）

自制送话器

最近我用了一些废料做成一个送话器。它有简单易制、经济实用、成本低等优点，可供爱好者们试制参考。


制作方法是这样的：找一个装香脂的小铁盒，用细砂布擦干净。然后将它的盖子挖空剩一0.4厘米的边子（见图1）。再取废电池内的碳棒在清水里洗净，将它敲碎成细小颗粒，用细筛将太细的碳粉去掉，把过大的粒子也去掉，然后装进上述小铁盒内，只装满盒子的 $\frac{2}{3}$ 即可。

再取坏了的耳机内的一片振动片，剪成比铁盒内径略小的圆片，放在碳精粉上。用一条硬纸圈成一个纸圈，插在铁盒与振动片之间，使它们绝缘。再做一个纸圈，使盒盖盖上以后刚好压住振动片（见图2）。最后在铁盒底上焊一条引线A；再在振动片上焊一条引线B，从旁边的小孔中引出（要用有绝缘

缘外皮的线）。盖上铁盒盖子，就做成了一个送话器。

按照图3电路将送话器和耳机、电池串联起来。在送话器前讲话，放在不太远的地方的耳机子里就能听到讲话的声音，爱好者们就可以通电话了。

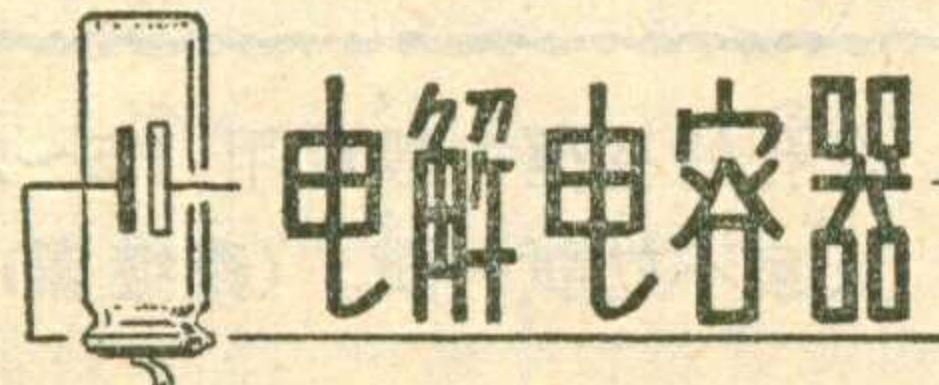注意，振动片压在碳精片上的压紧程度和碳粒的大小对送话器的效果有很大影响，要很细心地试验，才能取得最好的效果。（吴鑛）



常用的电解电容器从外形上看，有纸壳的（见图1）和金属壳的（见图2）两类。从耐压和容量来分也有两类：一类是耐压较高、容量较小的，通常用在电源滤波电路中。它的容量有4、8、16、20、30微法等几种；耐压一般为150、300、450、500伏。另一类的耐压较低、容量较大，通常用作旁路电容。它的容量有10、30、50、100、甚至1000微法的；耐压为6、12、20、30、50伏。电解电容器的容量和耐压都可以从它的外壳上直接读出。如图1电容器的外壳上印着“ $8\mu F$ 450V”，就表示这个电解电容器的容量是8微法，耐压是450伏。


电解电容器与其他电容器有一个显著不同的地方，就是它有正负极。

为了突出地表明这个特点，就在纸壳电解电容器的外壳上用“+”和“-”两个符号，来表示它的正负极。至于金属壳电解电容器，它的外壳就是负极，而与外壳绝缘的那个焊片或引线就是它的正极。

有一种金属壳电解电容器带有两个正极焊片。实际上这是装在同一个外壳里的两个容量相同的电容，金属外壳是它们的公共负极。这种电容器的表示方法是在容量数字前面乘以2，例如 $2 \times 30\mu F$ 。

在选购电解电容器的时候，应该注意容量和耐压是否符合我们的需要。另外也应注意它的出厂日期，如果出厂时间过久（例如几年以上），由于电容器内部发生了化学变化，使它的耐压降低容量减小，使用时可能发生问题。

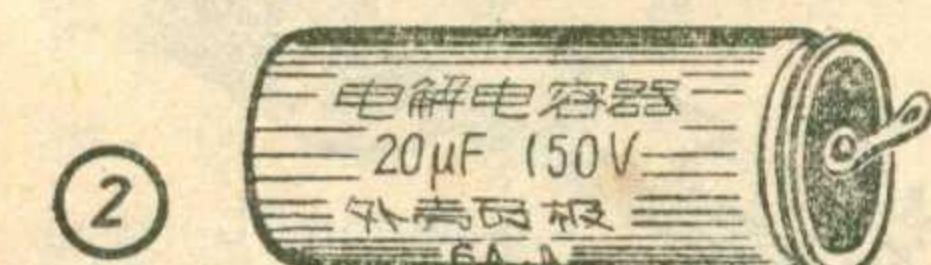在使用的时候，除了注意上述几点外，还应该正确地连接它的正负极。如果极性接反，不仅电容器本身受损，而且有烧坏电子管或元件的危险。这一点应该特别注意。（半波）




手繞蜂房式線圈的方法

蜂房式線圈体积小，潜布电容量小，电感量較大，而且Q值又高，所以許多收音机的調諧線圈、振蕩線圈和高頻扼流圈等，都按这种方式繞制，效果比其他方式好。在工厂里，这种線圈一般是用蜂房車来繞制的，对沒有蜂房車的业余爱好者來說，也可以按以下方法用手来繞制。

在动手繞制之前，先准备一点橡皮膏和一些快干胶（即万能胶，可用废乒乓球，或洗去药膜的电影或照像底片，剪碎放在香蕉水或丙酮中泡制）。

首先按線圈所需的长短、大小和直徑准备一个線圈管，紙质、塑料或有机玻璃的都可以。在待繞的線圈管上按圓周先画上平行、整齐的两条線，具体距离要看所繞線圈的寬度而定（一般为3毫米）。并且在这两圈線間連上一条橫線作为A線，在管上A線相对的另一面再連一橫線作为B線（見图1），以此作为头两圈的繞制标准。再在这圓周平行的两条線范围内

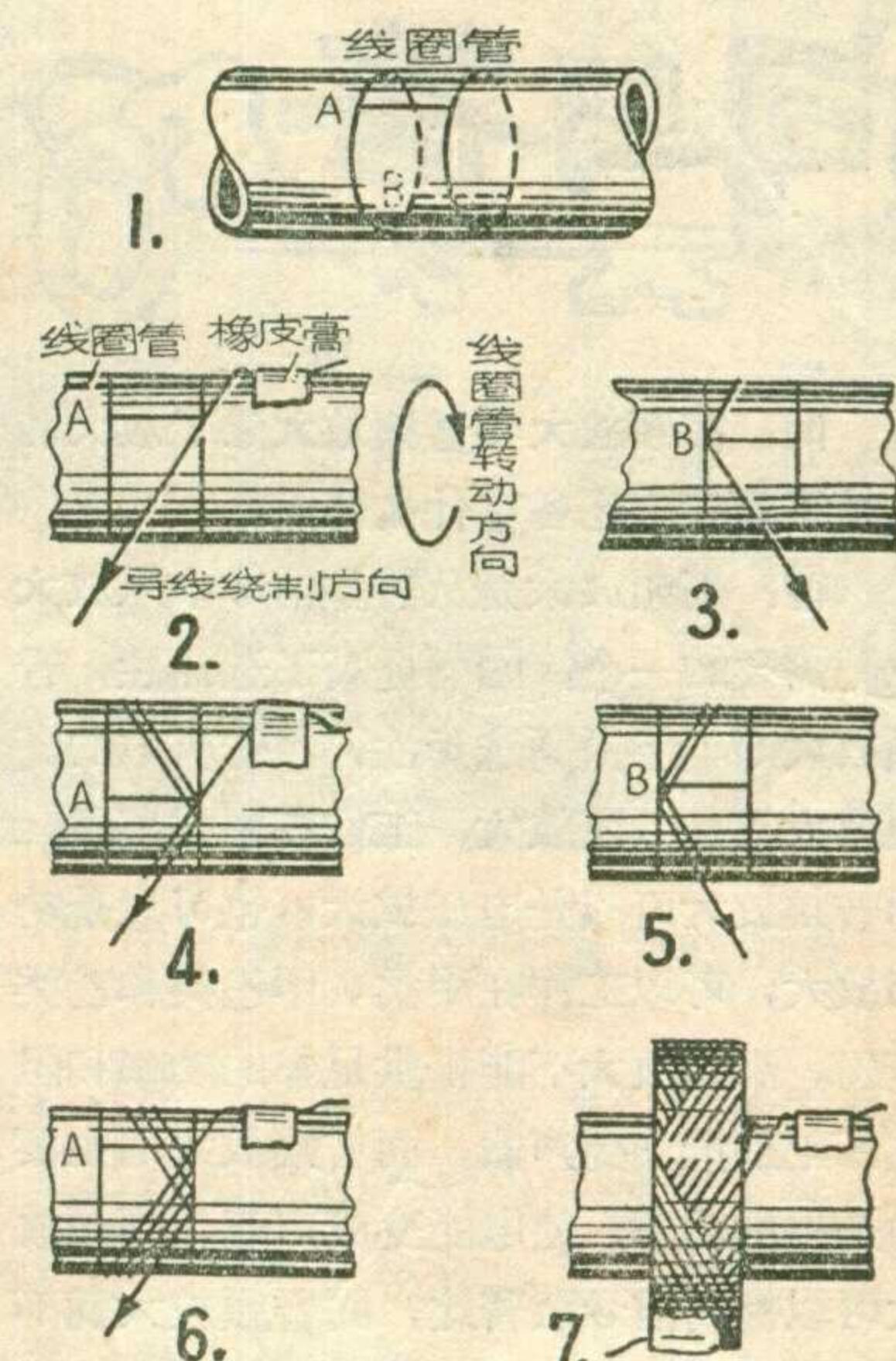均匀地塗上一层薄薄的快干胶。一般紙质的線圈管胶水应当用濃一些的；塑料或有机玻璃的線圈管可用稀一些的。这主要是用来粘牢头两圈繞線用的。塗上快干胶后立即进行繞制：先将导線头用橡皮膏粘在线圈管右边固定。然后将导線牵向两条圓周平行線內，由A線右端开始，按箭头所示方向斜跨繞向B線左端（图2）。导線到达B線左端后，让它粘牢在线圈管上，然后折角繞回A線右端（图3），这时第一圈線繞完。将导線压在第一圈上，也使它粘牢在线圈管上再折角并平行紧靠第一圈斜繞向B線左端（图4）。到B線左端后，将导線又压在前一圈上再折角并平行紧靠前一圈斜繞向A線（图5），到A線右端时就已繞好两圈了。繞这两圈線时，导線的角度要折得好，否则以后繞就受影响。这两圈線繞好后塗上薄薄的一层快干胶，待干后就以这两圈線作为基础，要掌握好后一圈导線的折角处应当压在前一圈線上，并且平行紧靠前一圈



这个要点，将导線稍拉紧一点，接着繼續第三圈、第四圈地繞下去（图6），直到所需的圈数为止。

全部線圈繞好后，用橡皮膏将線尾压住（图7），并在表面塗上一层快干胶，待干后把全部橡皮膏拿掉，将繞好的線圈放进稍加一点松香的融蜡里浸漬一下，干了以后，一只二折点的蜂房式線圈便制成了。

繞制这种線圈的导線，应当使用絲包多股絞合線。



（张嘉伦）

为什么耳机能发声？

常用的耳机是电磁式的。在这种耳机里有一个永久磁铁，在永久磁铁的两个磁极上，装着两块用軟铁做成的极靴，在极靴的外面套着两个線圈，这两个線圈是串联的。另外还有一块用金属片做成的振膜放在耳机壳上，紧挨着极靴，被永久磁铁吸引着（見图1）。

我們說話的声音被話筒变成电流以后，沿着导線流到耳机的線圈里，就使線圈变成一个小小的“电磁铁”，这个电磁铁也来吸引振膜。因为

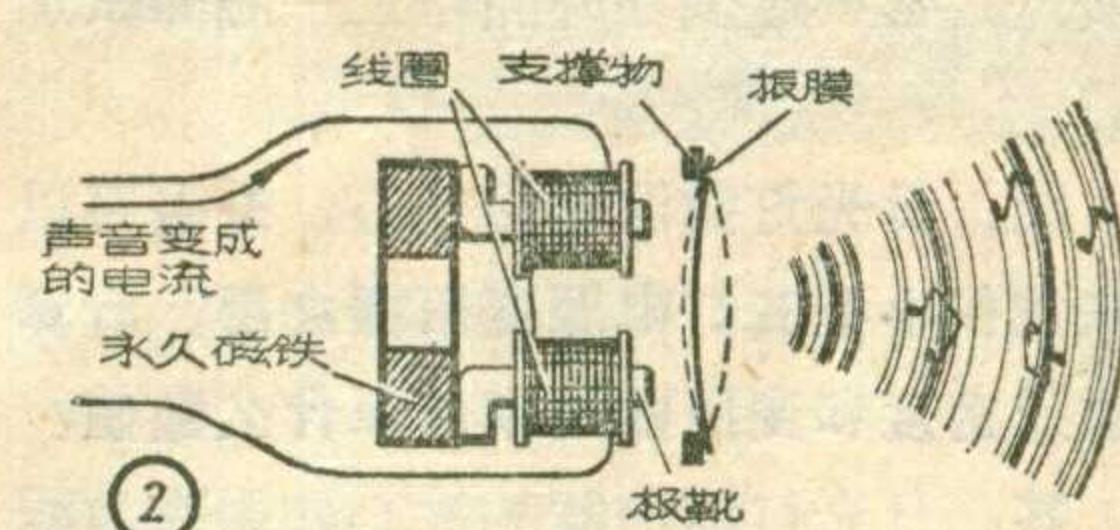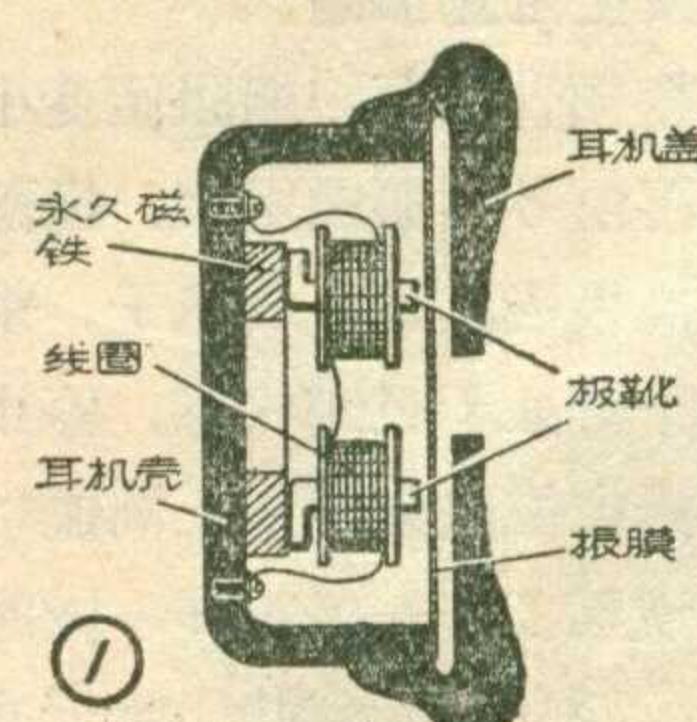这个电磁铁的磁极是随着电流在一正一反地变化着：一会儿和永久磁铁的磁极方向相同，一会儿相反，相同的时候两个吸引力相加，相反的时候两个吸引力相减，所以振膜受到的吸引力也一会儿增大，一会儿减小。当振膜受到的吸引力減小的时候，由于振膜本身有弹性，就使它离开极靴；当振



膜受到的吸引力增大的时候，它就靠近极靴，就这样一来一往地振动起来了（見图2）。振动的振膜推动了它前面的空气，使空气也随着一疏一密地波动起来，这种波动传到我們的耳朵里，就使我們听到了声音。

（熒光）



向与答

問：高頻放大和音頻放大除了放大的信号不同外，还各有什么特点？

答：高頻放大是从許多信号中只放大我們需要的一个，因而提高了选择性，音頻放大則不能提高选择性。收音机中的高頻放大都是电压放大，工作在甲类范围，而音頻放大可以是电压放大，也可以是功率放大，可以工作在甲类、甲乙类和乙类范围。高頻放大不能提供足够的功率和阻抗匹配来推动揚声器，而音頻放大則主要是提供功率，使电能变成声能。高頻放大可以提高信号杂音比，而音頻放大就不能提高信号杂音比。高頻放大的工作频率較高，級数多了，容易产生振蕩，音頻放大工作频率較低，可以多装几級，設計、制造和控制都比較容易。因此两种放大各有用处，不能彼此互相代替。（郑寬君答）

問：磁性天綫棒碰断了重新接上是否可用？怎样接法？

答：磁性天綫棒折断了，重新粘合后仍是可以使用的。不过接合处难免留有隙縫，增大了磁阻，会影响磁棒的效率，隙縫愈大，所受的影响程度也愈为厉害，所以粘合时接縫愈小愈好，粘好后綫圈位置还要重新調整一次。粘合剂最好用常温固化的环氧树脂，可以在較小的隙縫时仍然有可靠的强度。如果没有这种材料，也可用万能胶或清漆等做粘料，但粘合处的强度較差，必要时須在外面粘上一圈薄紙加固。

問：日光灯鎮流器的铁心，是否可以用来制作小型三灯电源变压器之用，計算时磁通密度和变压器效率应取什么数值？

答：日光灯鎮流器的铁心如果有效截面积相当，可以用来制作小型三灯电源变压器，但这种铁心的质量一般都很差，多数还是用铁皮冲制的，磁通密度只能取5000~6000高斯左右。变压器效率約为70%。此外还要注意窗口面积是否能够将綫包納下，因为它的窗口面积是比标准硅鋼片的尺寸为小的。（以上徐疾答）

問：半导体管特性表上 f_α （截止频率）是以共基极为准，作共发射极連接时，其截止频率 f_β 应为多少？


答：大致上

$$f_\beta = \frac{f_\alpha}{\beta}$$

β 为該半导体管作共发射极連接时的低頻电流增益。

問：在半导体管推挽輸出电路中，基极接地的电阻有些線路用200欧，而有些用100欧，有的用几十欧，問有什么特点？

答：这只电阻与这一級的稳定性有关，

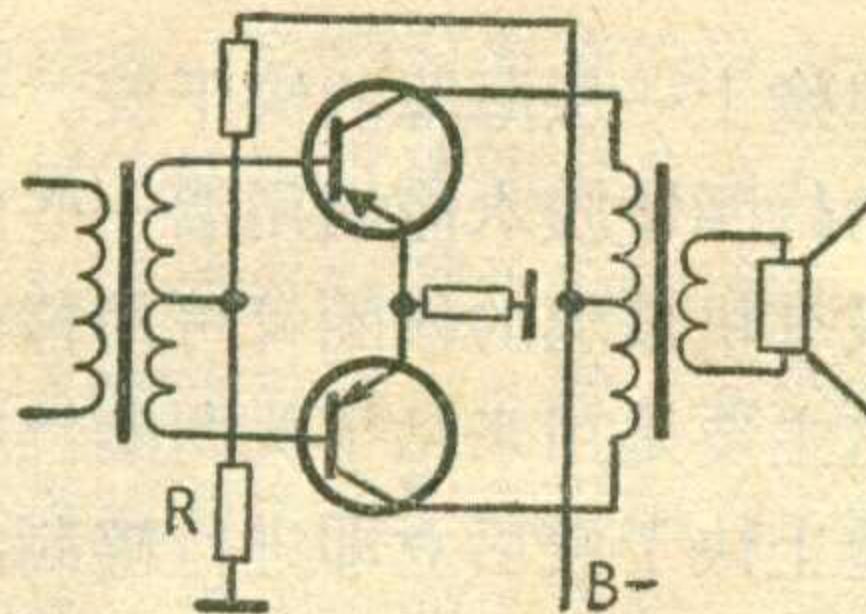

R 大則稳定性差，R 小則稳定性好；但R 愈小，偏置电路从电源取得的功率就愈大，耗电愈大，过小是不合算的，設計时应根据稳定性要求和耗电的合理性統盘考慮决定。（以上范思源答）

問：为什么电子管超外差式收音机中都采用二极管检波，而不用多极管柵极检波？为了提高灵敏度，是否可采用柵极检波？

答：二极管检波器在大信号检波时直綫性好，失真小。一般超外差机在检波以前已有較多的增益，到达检波器的信号电压较高，采用二极管检波，可以获得良好的音质。

柵极检波虽然增益高，但只适宜于小信号检波，信号大时失真很大。在再生式等简单收音机中，因前級增益低，检波信号小，故用柵极检波。

要提高超外差机的灵敏度，主要应在中頻放大器和变頻器等方面想办法。

（林 华答）

問：圓片形瓷介电容器使用时应注意什么問題？

答：圓片形瓷介电容器（鈦酸鋇电容），因其温度系数較大，損耗較大，誤差較大，一般情况下不宜用在振蕩或調諧回路上。有人用在中頻变压器中作調諧电容，这是不妥当的。这种电容只宜用作旁路电容。

問：超外差式收音机中变頻管（如6A7P）的振蕩阳柵降压电阻变低，为何收音机会发生阻塞振蕩？

答：变頻管振蕩阳柵阻值变小，勢必使本机振蕩信号的振幅增大，振蕩变强，这时第一柵极吸收过多的电子，来不及释放，使电子管处于阻塞状态，停止导电。直至第一柵电位恢复到截止柵偏以上，收音机才能恢复工作，但工作一段时期以后又被阻塞，如此周而复始，就形成收音机的阻塞振蕩現象。（以上丁启鴻答）

无线电

WUXIANDIAN

1964年第10期(总第106期)



- | | |
|--------------------|-----------|
| 电子技术在水泥工业中的应用 | 周靖寰(1) |
| 用电子计算机下棋 | 佳(3) |
| 自制拉綫弹簧 | 高春輝(3) |
| 宇宙通信 | 高崇齡(4) |
| 扩音机延迟式自动音量控制电路 | 許松坤(6) |
| 晶体管助听器 | 譚仕匡(7) |
| 为什么夜間收到的中波电台比白天多 | 牛 波(7) |
| 多功用的电桥 | 方 波(8) |
| 上海牌104型电视接收机 | 郑学文(10) |
| * 半导体知識 * | |
| 半导体三极管和它的放大作用 | 露 天(12) |
| 1964年全国无线电測向个人 | |
| 冠軍賽第一阶段比賽結束 | 閻維礼(14) |
| 使再生均匀的簡易方法 | 陈凤鳴(15) |
| 改善录音机用紙帶录音的效果 | 刘光华(15) |
| 想想看 | (15) |
| 如何使用高頻信号发生器 | 苏 川(16) |
| 半导体超外差机振蕩綫圈的繞制和配用 | 郝洁生(18) |
| 6N15用作变頻管 | 邵 獗(19) |
| 想想看答案 | (19) |
| 半导体管最高振蕩頻率簡易測試器 | 陈楚生編譯(20) |
| * 业余初学者园地 * | |
| 实验三回路矿石收音机 | 王先声(21) |
| 导綫端部燙錫法 | 蔡继鐸(21) |
| 自制拉綫輪 | 沈博文(21) |
| 自制小型火烙铁 | 田健生(21) |
| 电阻 | 田(22) |
| 自制送話器 | 吳 鑛(22) |
| 电解电容器 | 牛 波(22) |
| 手繞蜂房式綫圈的方法 | 张嘉伦(23) |
| 为什么耳机能发声 | 熒 光(23) |
| 問与答 | (24) |
| 封面說明 和电子計算机对奕 | |

编辑、出版：人民邮电出版社

北京东四6条13号

正文：北京新华印刷厂
印 刷

封面：北京印刷厂

总发行：邮电部北京邮局
订购处：全国各地邮电局所

本期出版日期：1964年10月12日

本刊代号：2—75 每册定价2角

无 线 电

牡丹6204-D





飞乐2J1

长城612-5




飞乐265-1

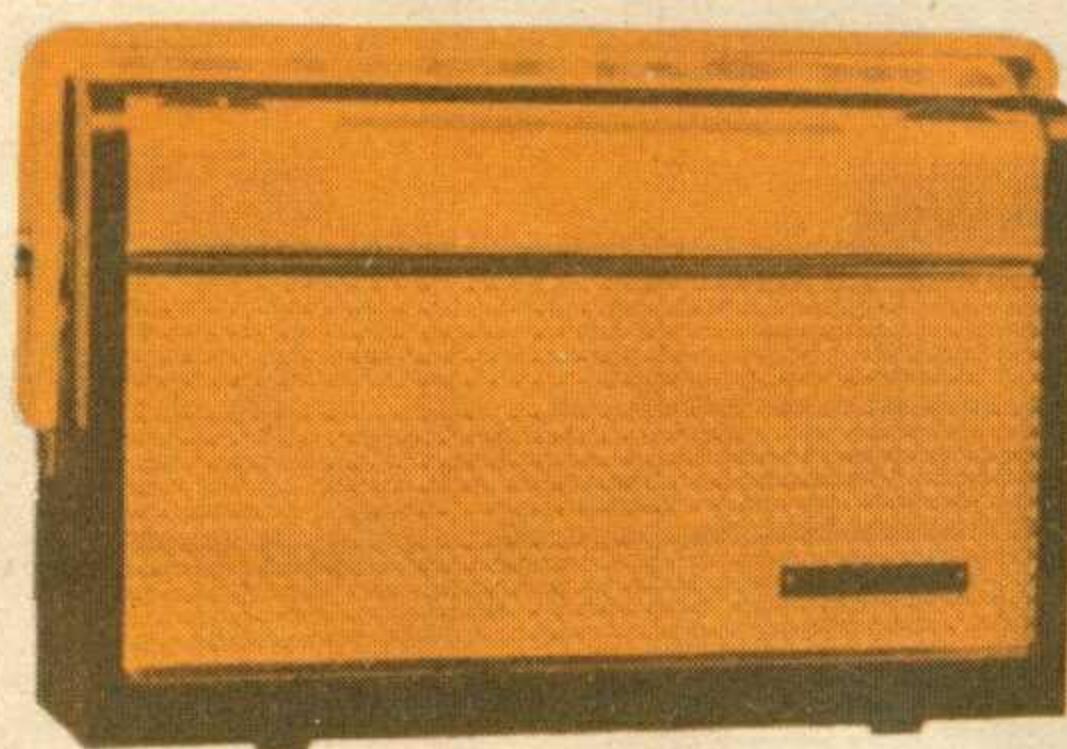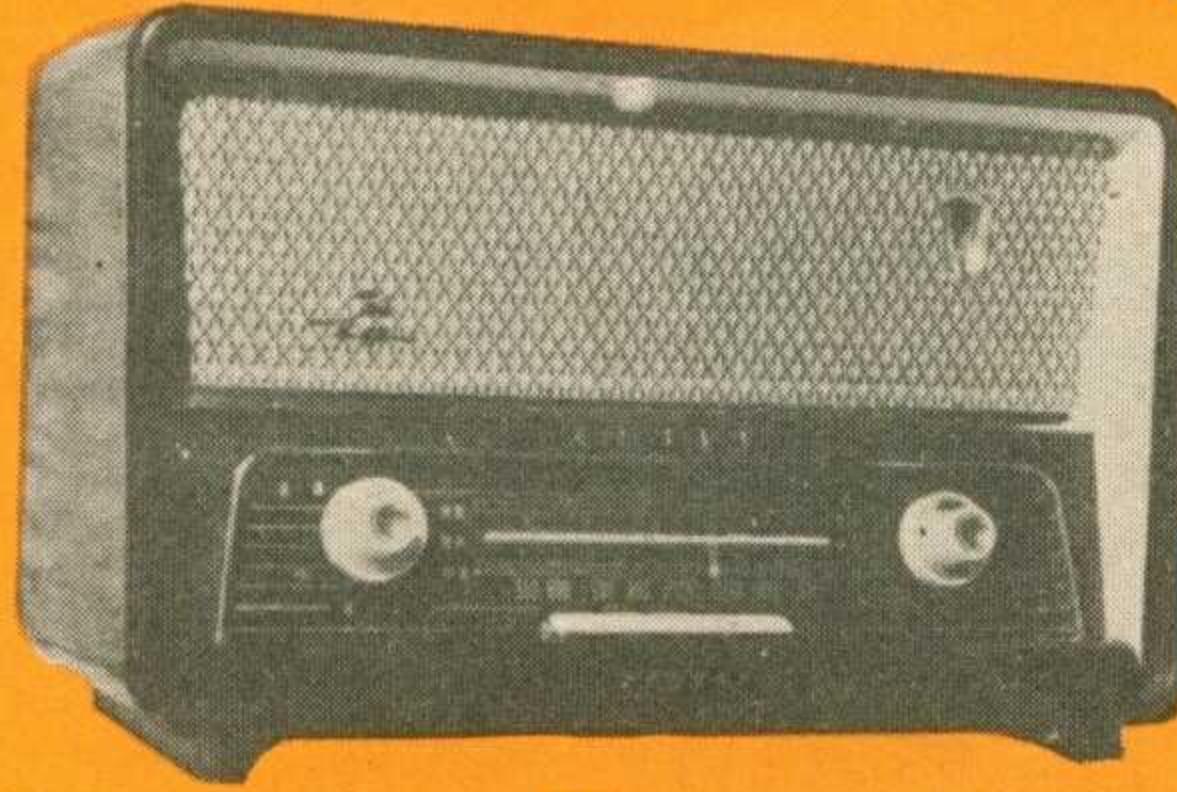

珠江SB3-1



熊猫601-3G

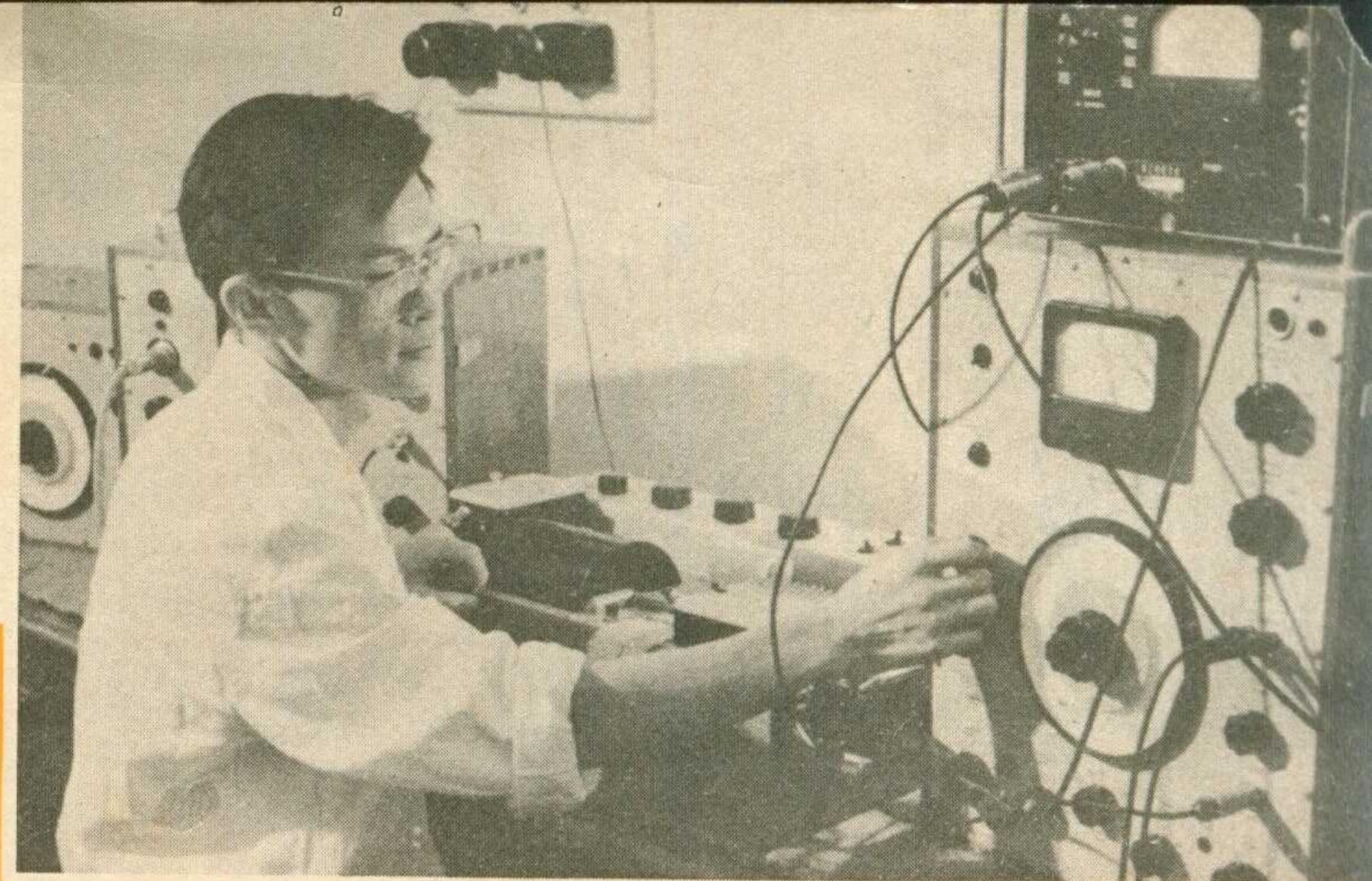

收音机工业发展的大检阅

今年八月中旬，在北京举行了第四届全国广播接收机观摩评比会议，会上对全国各地参加评比的收音机等，进行了性能测试及音质、外形的评鉴。并为了交流观摩，还举办了一个收音机展览会，展出参加评比和观摩的收音机、扬声器、元件及机壳等达数百件。



(上) 工作人员在遥控室里对参加评比的收音机一一进行电气性能测试。

(中) 展览室的一角。


(下) 会上展出的一部分机壳模型。

(左) 参加评比的部分收音机。

摄影 柳 岸 左万昌



北京牌电视机

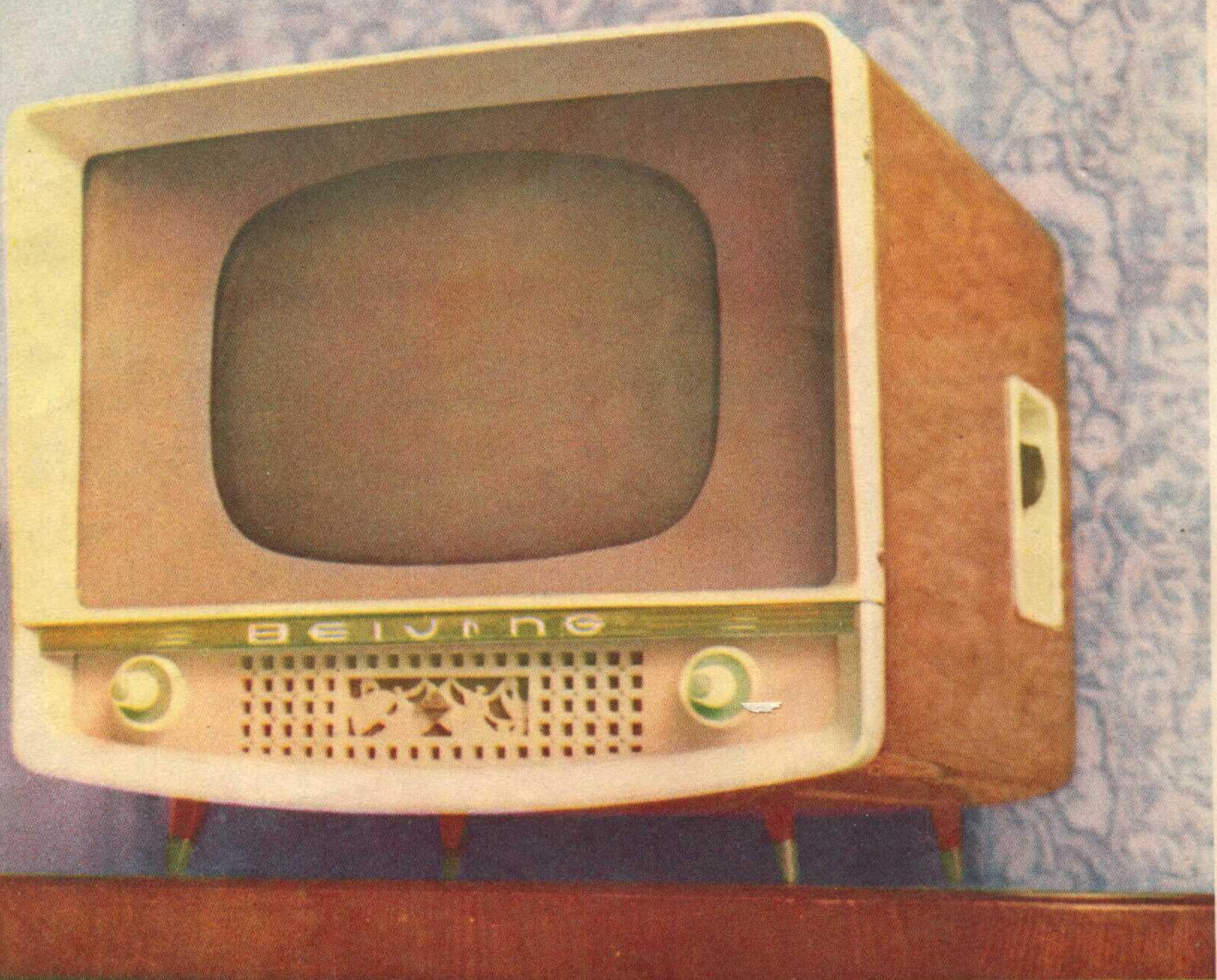

上海牌
104型
电视机

