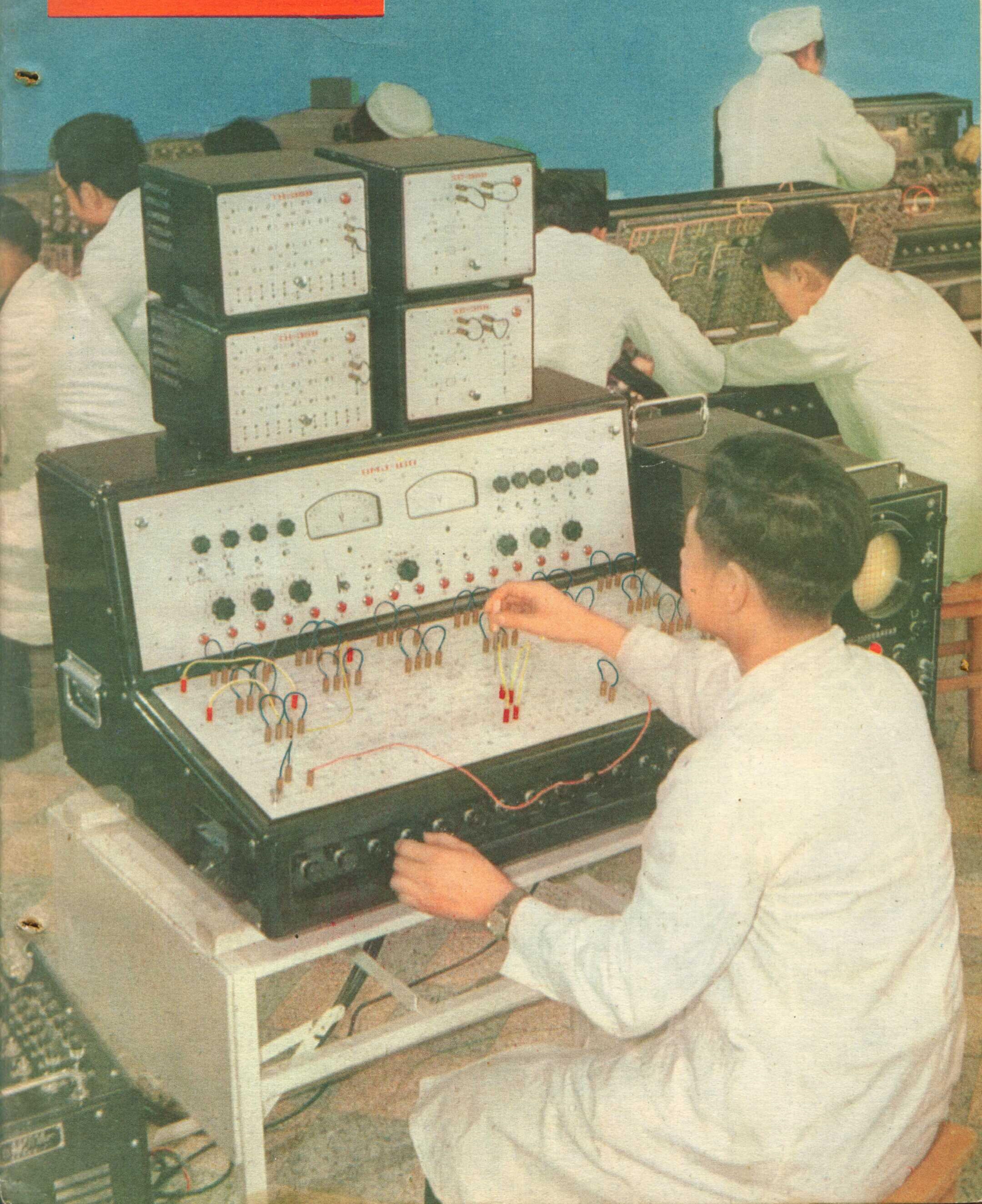


无线电 2

WUXIANDIAN 1965



注意安全 请勿动手



上海市楊浦区无线电电子技术 技革项目总结交流展览会


最近，上海楊浦区科协和区工会举办了一次“无线电电子技术技革项目总结交流展览会”。在这次展览会上展出了一百多种业余无线电爱好者的优秀革新项目，其中有自动控制设备、测量检验仪器，以及各种无线电电子学演示教具、示教板等。这些革新项目经过生产实践证明，对保证产品质量、提高劳动生产率和普及科学技术知识，发挥了很大的作用。通过这次展览，说明了广大的无线电爱好者响应了党的号召，积极投入了阶级斗争、生产斗争和科学实验的伟大革命运动。他们紧密结合生产需要，顽强地学习无线电电子技术。遇見困难，就努力提高政治思想觉悟，用革命的精神去战胜它。他们学习的目的明确，劲头足，因而学得好，收效大。我们希望所有的业余无线电爱好者们，也都在自己的工作岗位上，用毛主席思想作指导，更好地学习、掌握这门科学技术，创造出更多更好的技术革新作品，迎接我们社会主义革命和社会主义建设的新高潮！

（上海市楊浦区科学技术协会供稿）

上：講解員在給观众講解表面溫度計。
下：专业经验交流一瞥。





电磁振盪現象

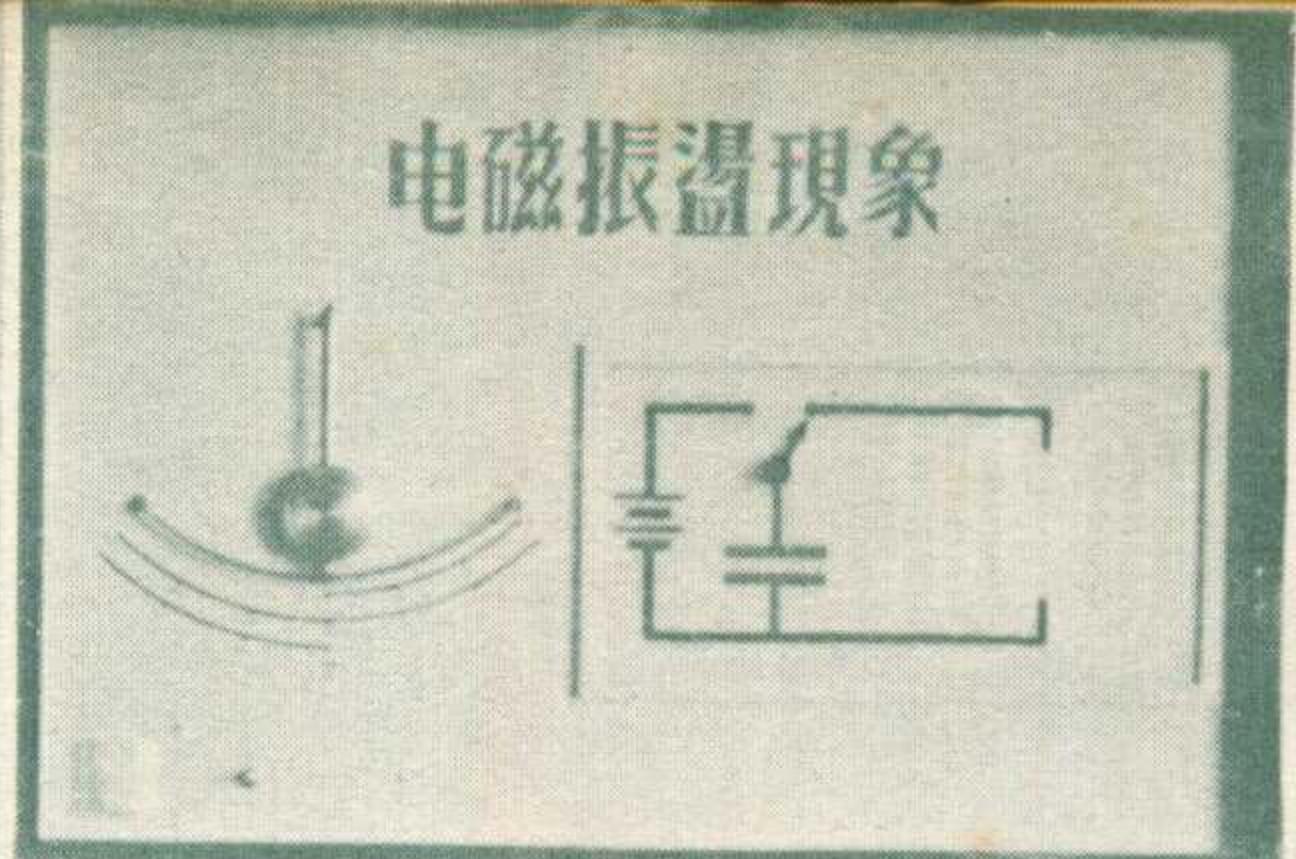


←楊浦区科学技术协会創作的一套(29块)初级无线电知识示教板之一。

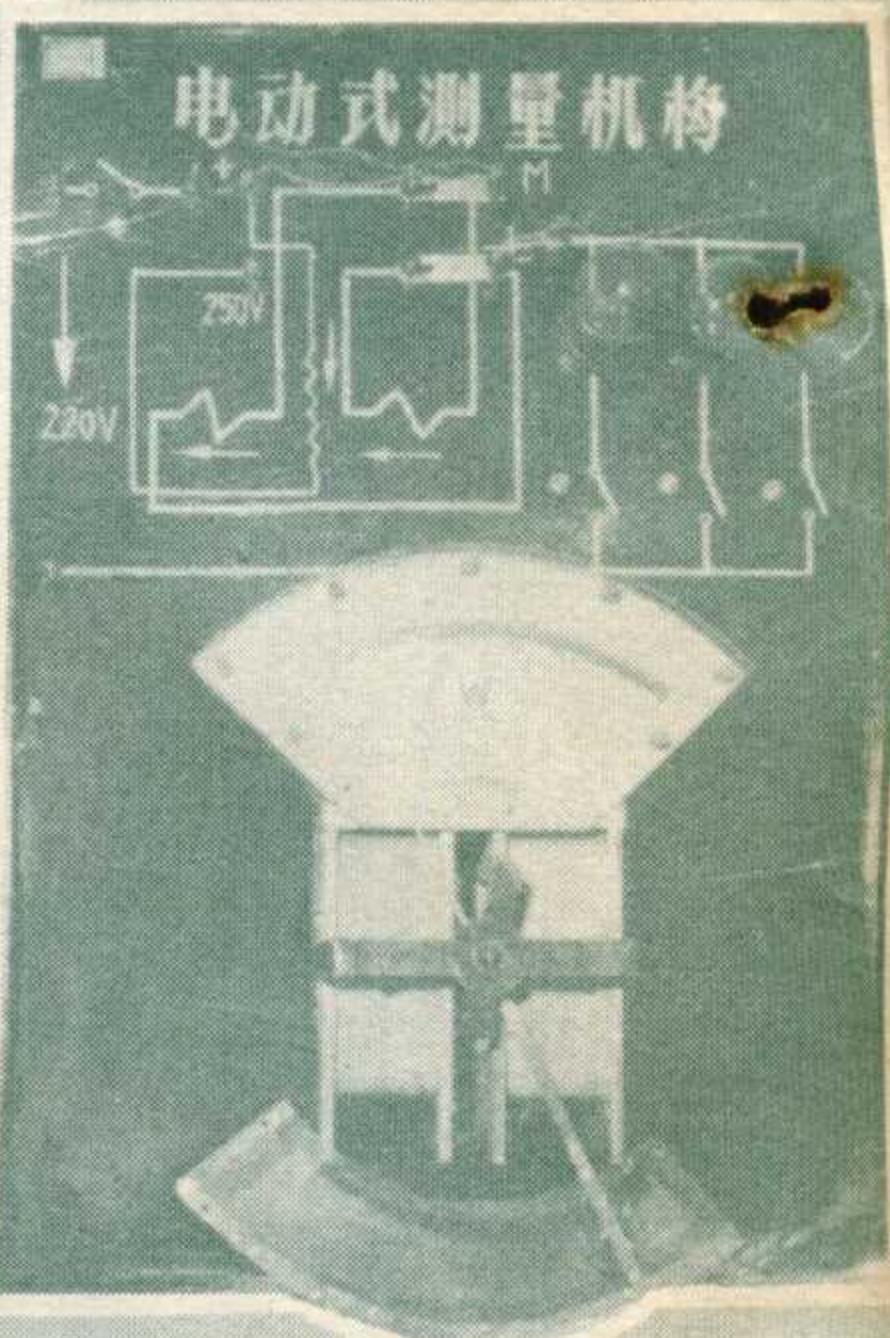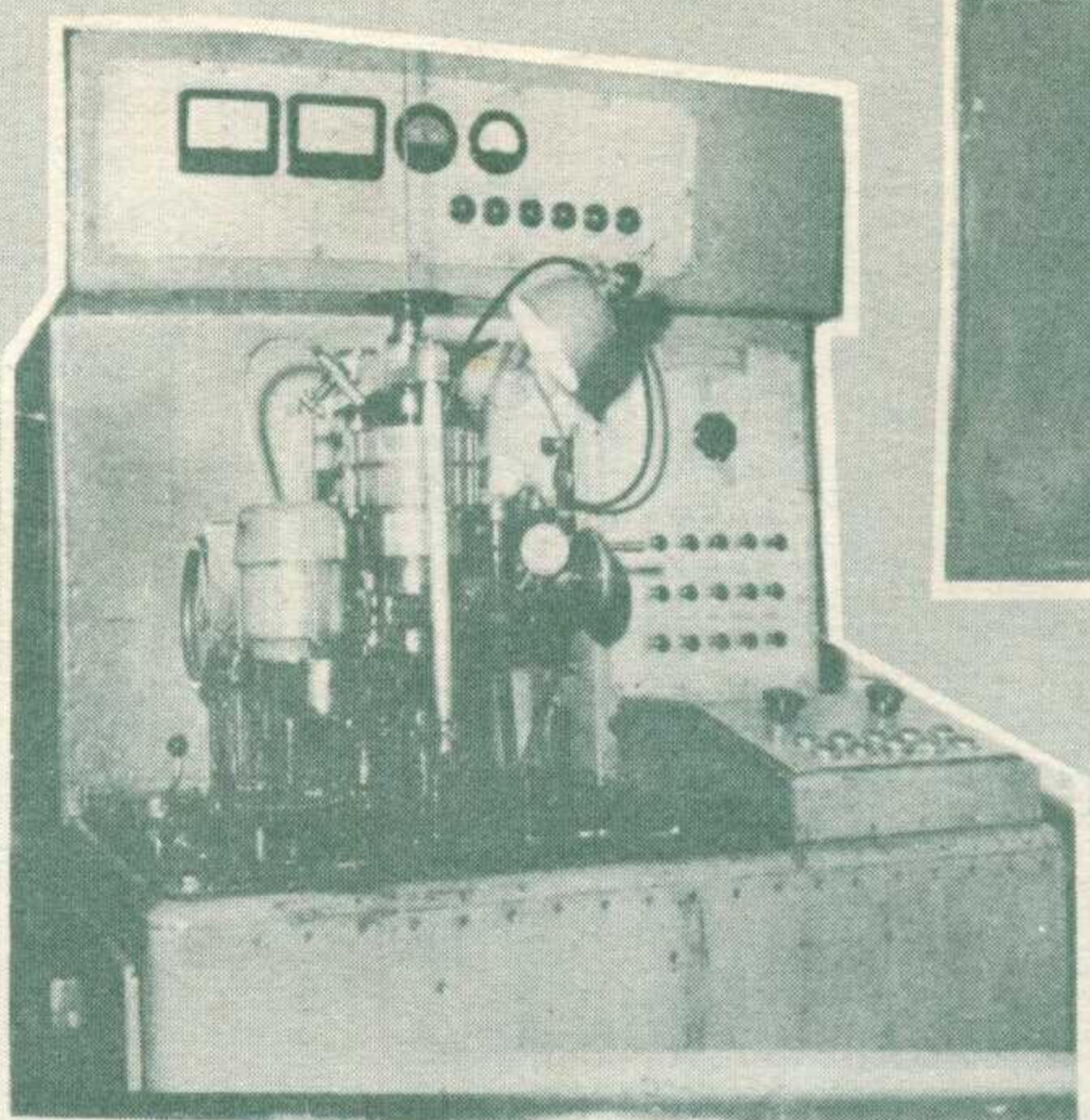→“电动式测量机构”
这是上海航空工业学校制作的示教器具之一，能生动地表现出电动式测量机构的工作情况。




←“小型电火花装置”，上海手表厂创作，可用来在硬质合金零件上破槽与钻孔。

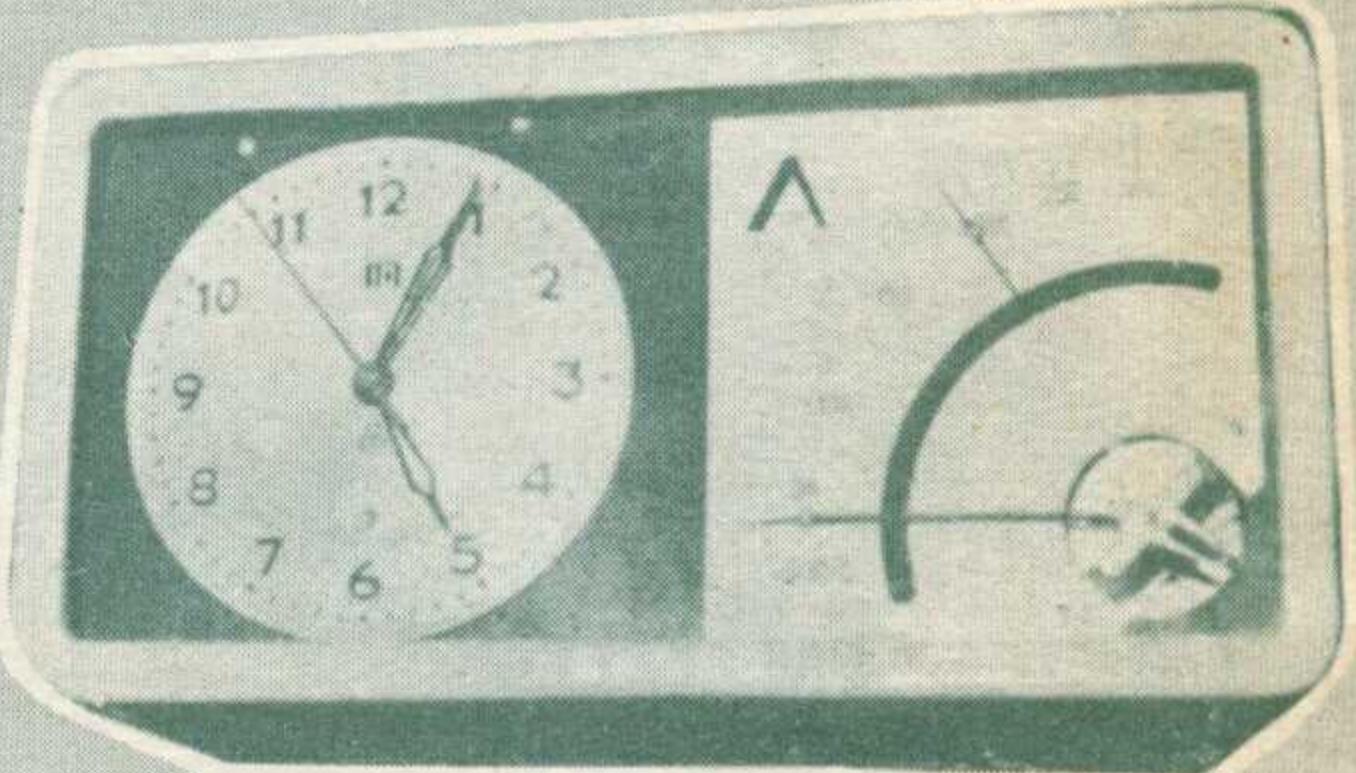
→“过电流时间累积仪”，上海铁合金厂创作，可累积过载电流延续时间，以便采取对策，确保安全和合理使用。



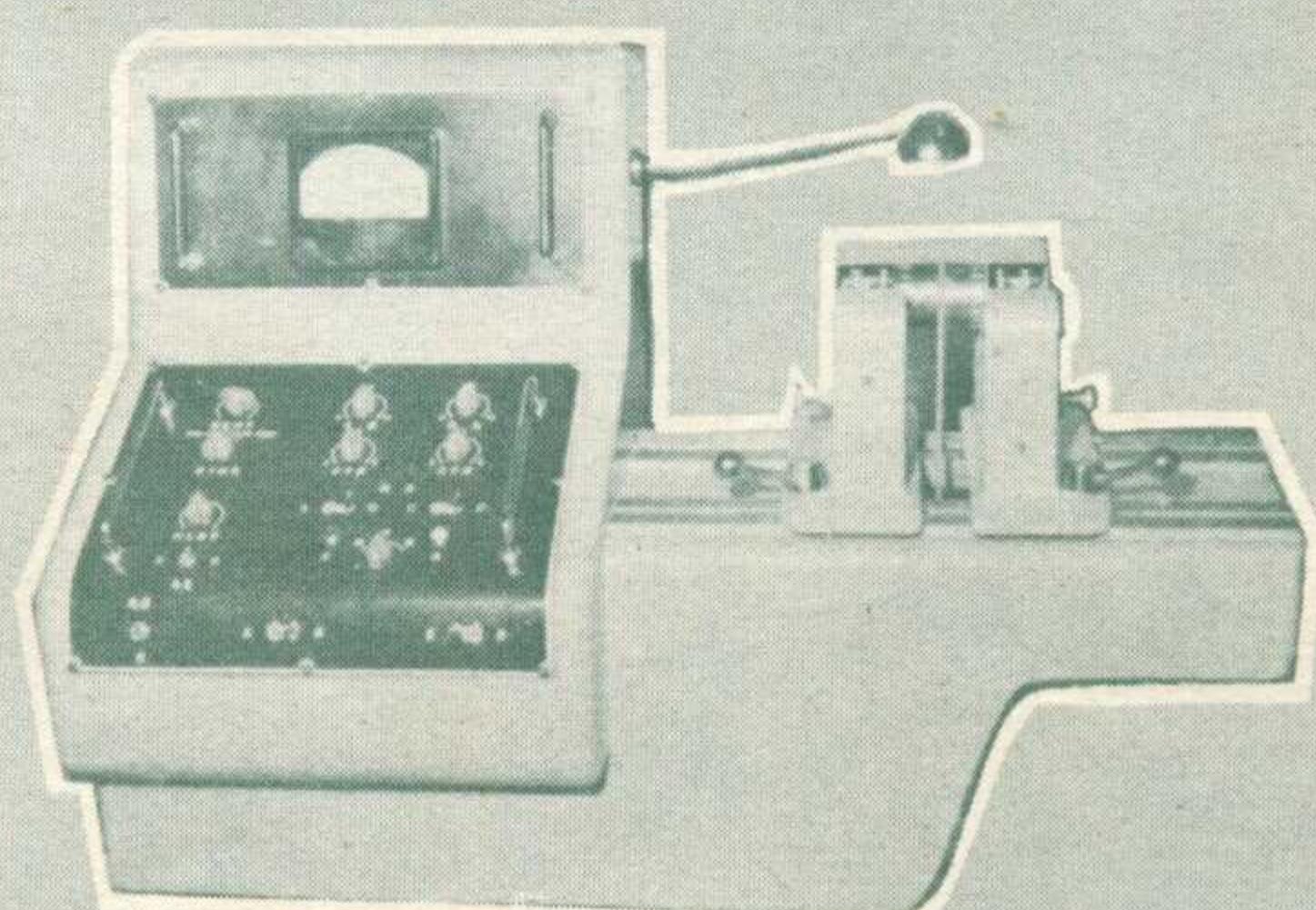←国棉九厂创作的《2J-1型精密动平衡机》，主要用来平衡各种迴轉体，如紗錠、馬达轉子等。



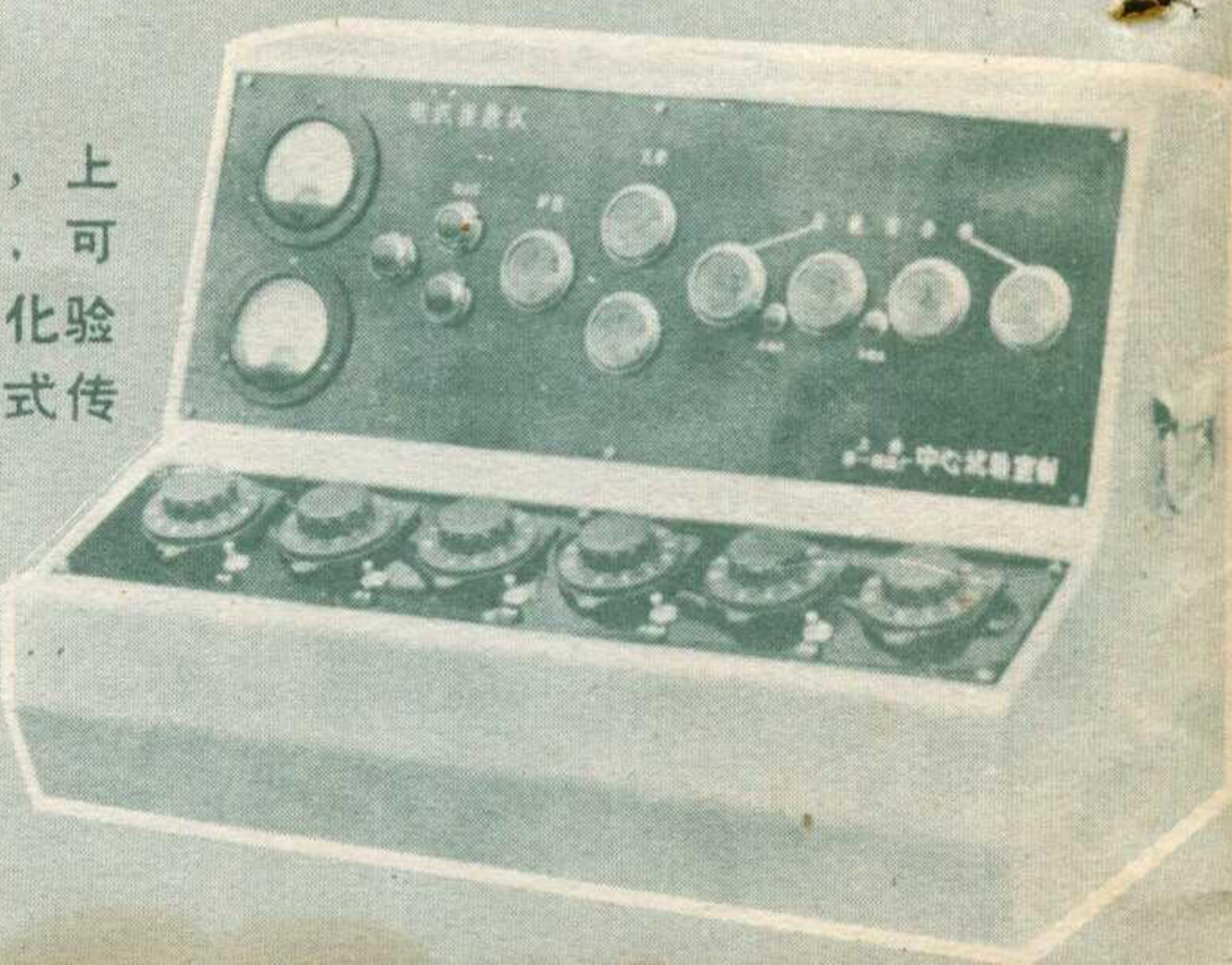→“电信报数仪”，上海第一钢铁厂创作，可供在炼钢炉与钢样化验室之间以电信号方式传递钢样分析数据，从而降低了金属消耗，缩短了冶炼时间，提高了产品质量。



办好“无线电”

迎接新高潮

“无线电”月刊创刊十周年纪念

普及无线电知识，为的现代化
服务！

1965年1月10日

本刊举行座谈会纪念创刊十周年

《无线电》创刊已届十年。1965年一月十七日，本刊邀请了在京的一部分读者、作者座谈，纪念创刊十周年。读者、作者、编者欢聚一起，畅谈十年来我国无线电事业在党中央和毛主席的英明领导下，在总路的光辉照耀下，贯彻自力更生方针所取得的巨大成就，以及在这个基础上蓬勃开展的无线电活动。大家谈到，《无线电》的创刊，表明党对无线电事业的关怀。现在《无线电》已从创刊时的每期一万八千多份发展到每期三十二万份。这说明我国工农兵和学生中有许多人热爱无线电技术；一支为社会主义建设和国防建设服务的无线电事业后备军，正在成长壮大。同时，这也说明过去十年，《无线电》在普及科学技术知识、配合群众性的无线电活动，以及交流无线电技术经验等方面起了应有的作用。


在会上大家谈到，我国目前正在迎接工农业生产的新高潮，有更多的人希望学习、掌握无线电电子技术，因此对《无线电》的要求也就更高了。读者和作者都希望今后在刊物上能看到更多更好的文章，介绍以毛主席思想为指针，勤俭节约、刻苦钻研技术的先进典型，并且更多地交流技术革新中的经验。大家希望刊物能在未来的无线电事业的高潮中发挥更大的作用，办得越来越好，成为一个革命化的传播技术知识的刊物。

会上许多同志认为“业余初学者园地”栏适合读者的需要，并希望这一栏的文章能更通俗些，更加强启发性。大家希望有实践经验的作者要多考虑初学者的需

要，用群众的语言，多写些实用的短小精悍的文章，以培养年轻一代更迅速地成长。

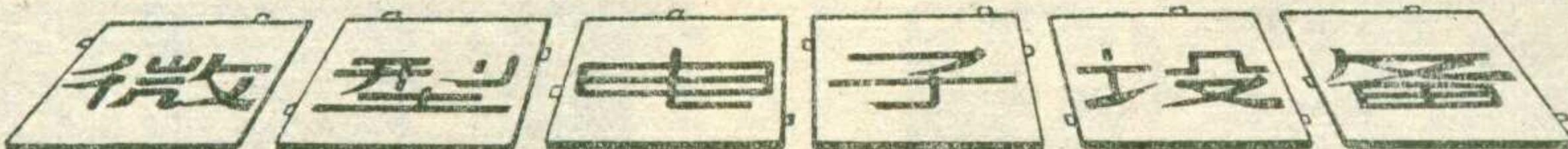作者、读者对编辑工作还提了不少宝贵的意见，并希望今后作者、读者、编者要加强联系，共同努力，使刊物在内容上和形式上更加充实和活泼。





在 1957 年出現微型电子设备以前，电子设备经历了小型和超小型的发展道路。所謂小型电子设备是指用直徑約為 17.5 毫米的电子管（例如 1A2 花生管）所組成的设备，这种设备的装配密度（即每单位体积內所装的元件数）約為 8000 件/呎³。所謂超小型电子设备是指用直徑从 6.35 到 9.53 毫米的笔形管所裝成的设备，其装配密度达 50,000 件/呎³。微型电子设备则是指用半导体管、印制电路以及特种装配方法裝成的、装配密度高达 500,000 件/呎³以上的设备。

电子设备从小型化、超小型化向着微型化的方向发展，是由科学技术发展的需要而决定的。下面我們举宇宙火箭的例子來說明这个問題。我們知道，宇宙火箭所以能探索太空的秘密是依靠了各种电子设备。我們又知道，火箭燃料的消耗量是随着火箭載运量的增加按几何級數增加的。当載运量增加一倍时，所需燃料一般要增加十倍左右。因此，如果能把电子设备的重量减小 1 公斤，那么火箭的总重量就可以減輕很多，一般可減輕 10 到 40 公斤，同时电子设备的微型化还可以縮小火箭的体积。

然而，电子设备微型化的重要意义并不仅限于減輕重量和縮小体积。在毫微秒脉冲技术发展起来以前，我們从不考虑脉冲从导線一端传到另一端所需的时间，因为脉冲的传播速度接近光速。但是在現代的快速电子計算机中，却不得不考虑脉冲传过长 30 厘米的导線所需要的 1 毫微秒的时间。使用普通元件的电子計算机，元件間必然要有一定长度的接線，因而使計算机不能进一步提高計算速度。而采用微型部件后，这个困难就迎刃而解。此外，像电子計算机、雷达等复杂的电子设备，元件数目极大，焊接点极多，这就会直接影响它們的稳定性和可靠性。由于微型电子设备采用特殊的装配方法，元件間焊接点大为减少，从而使稳定性和可靠性大大提高。

提高装配密度的几种方法

在使用普通元件的情况下，为了提高装配密度，主要是提高设备中空間的利用率，即将设备中的空間尽可能都装上元件。

提高设备空間利用率的第一种方法，是将各独立的元件緊密地装配在一个印制电路板上，組成设备某部分的完整电路，然后将这些装有元件的印制板插在另一块較大的印制电路底板上，底板上的印制电路用来連接插在其上的各印制电路板，最后进行密封处理（图1）。

第二种方法是不用印制电路插板，而是将整个单元內的元件按引綫的方向平行紧密排列，在元件的两边是

两块聚酯絕緣薄片，其上按元件位置 钻有小孔，并根据电路印制上导線。元件的引綫穿过这些孔接到印制电路，然后用熔接法使元件和整个电路連接成能完成一定功能的设备。



第三种方法是将元件制成直徑不同的圓片，在印制电路板上开出相应直徑的孔，然后将这些元件嵌入孔內，用环氧树脂固定。元件之間依靠板上的印制电路連接（板的两面均有印制电路）。图 2 示出用这种方法制造半个多諧振荡器时，各元件的排列情形。


前两种方法的装配密度約為 50000 件/呎³，可制成超小型电子设备。第三种方法的装配密度較前两种高，一般达 $10^5 \sim 6 \times 10^5$ 件/呎³。以上三种方法的共同特点是各元件在结构上和电性能上彼此独立，当其中某一元件损坏时可以单独更换。

为了进一步提高装配密度，不得不彻底改革从元件制造一直到装配成整机的全部过程。根据制造工艺的不同，大致可以分为微型組合件和微型薄膜电路两种。下面我們分別加以介紹。

微型組合件

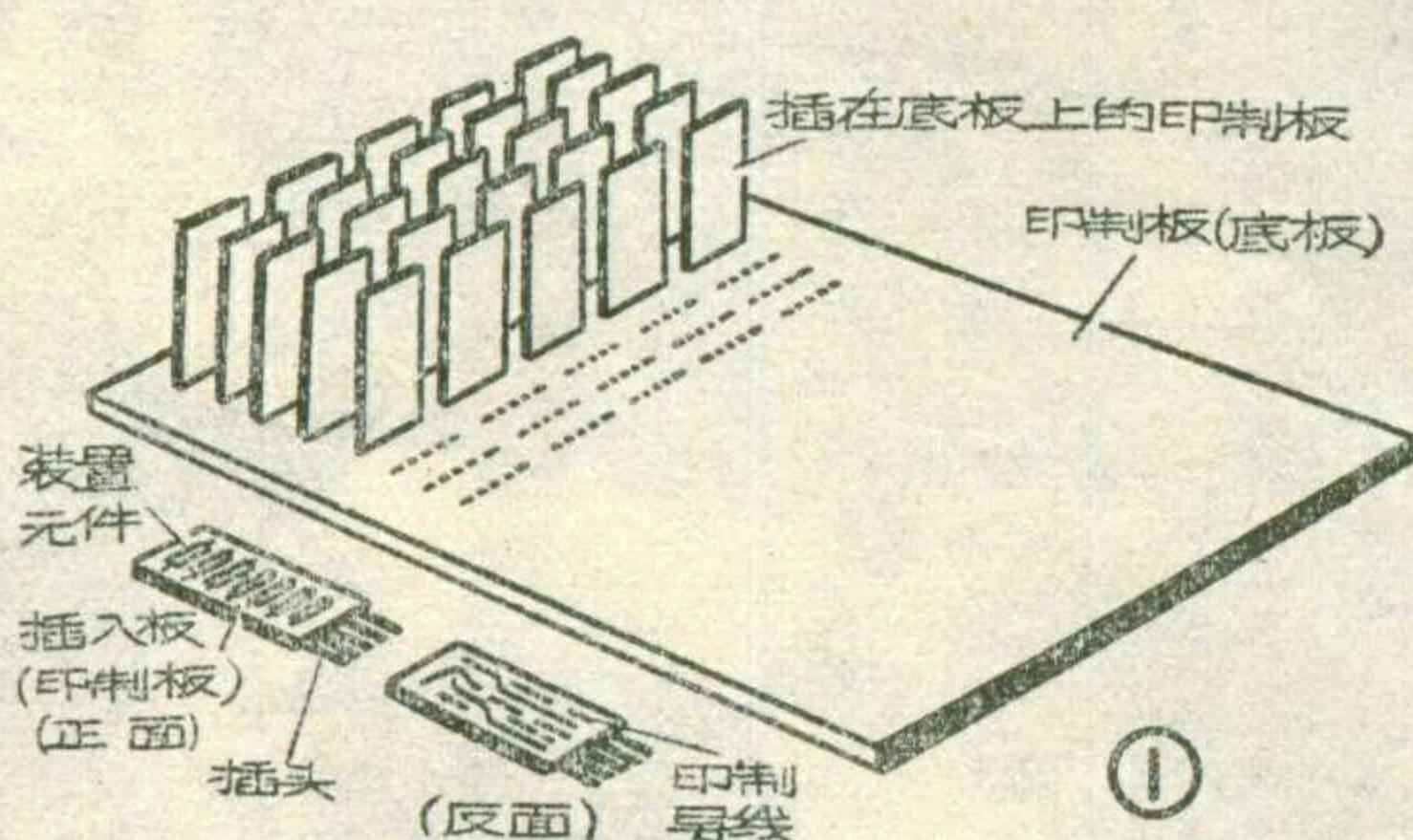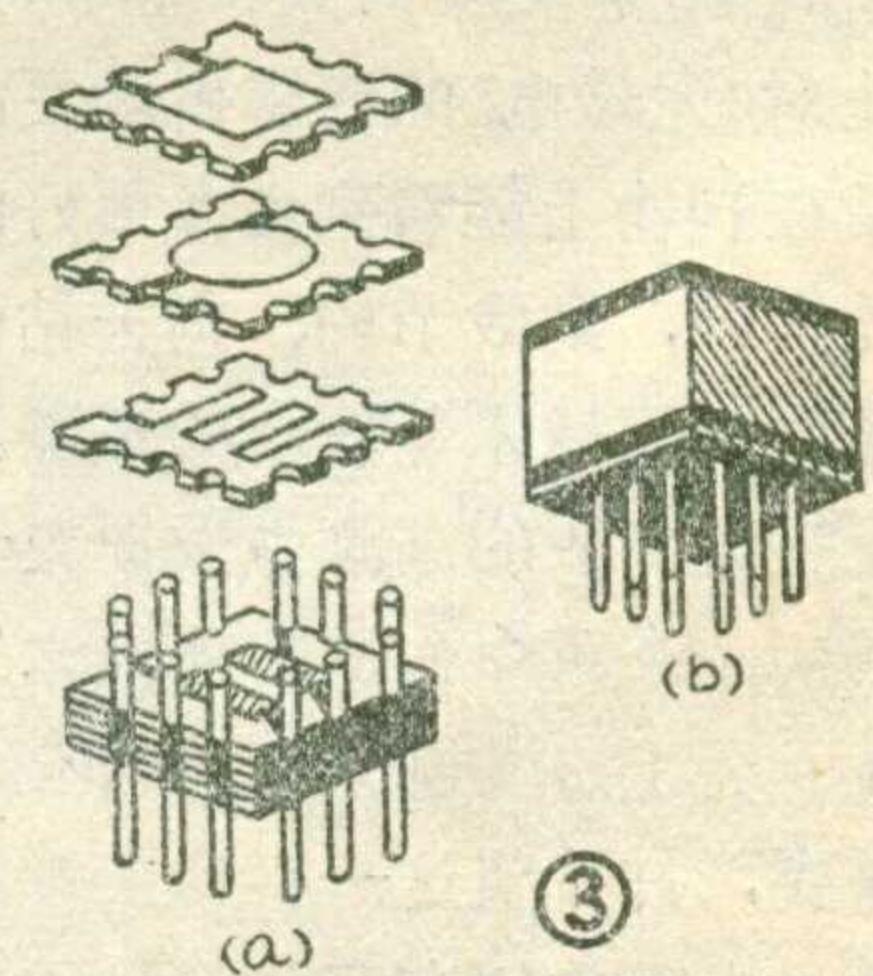微型組合件也是由单独的元件装配而成的。尽管各元件在电性能上是彼此独立的，但裝成組合件后各元件在结构上就不能再分离，因此当某一元件损坏后，只能更换整个組



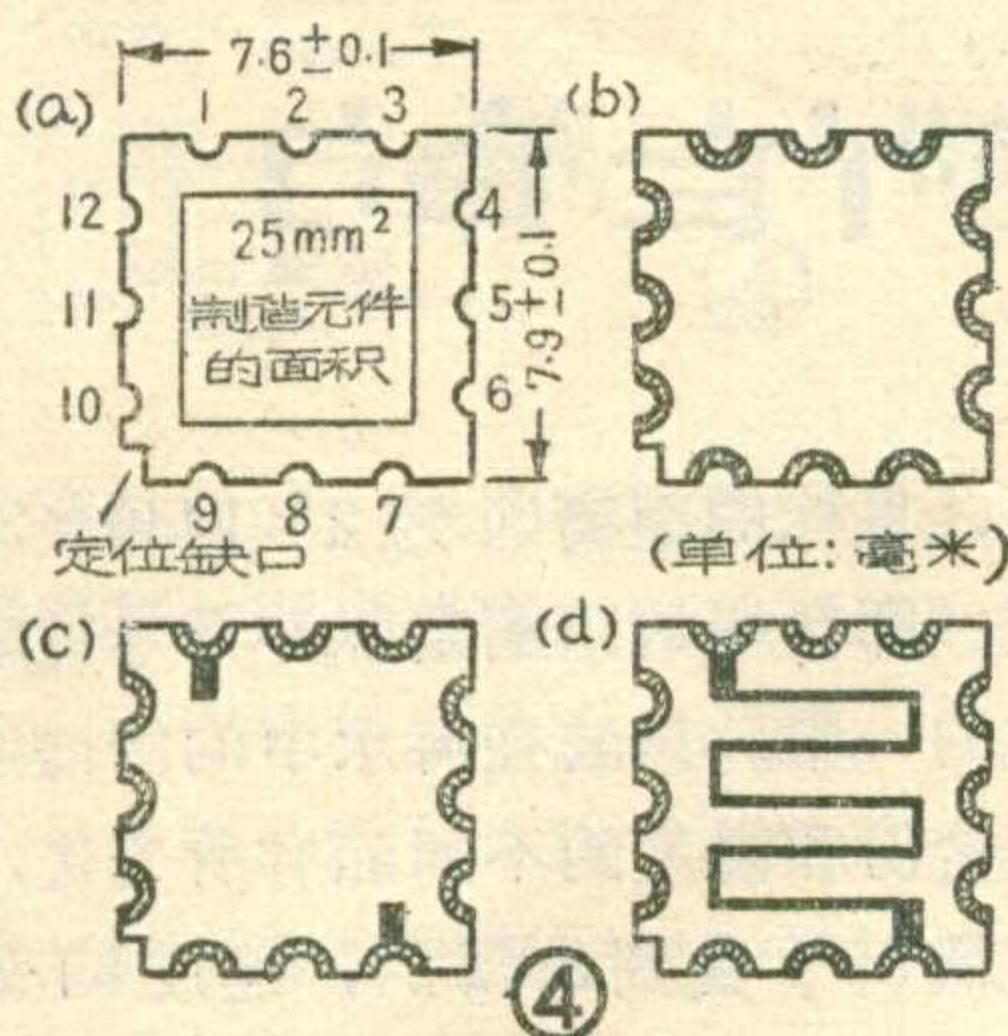

合件。組合件的形式很多，这里只介紹架形和热电子微型組合件两种。

架形組合件是先在絕緣基片上用真空蒸發法或化学沉积法制成薄膜元件，然后将这些絕緣片迭在一起，用銅導線連接成一个

整体，再加以密封而成。图3示出它的外形和結構。由于它在結構上呈架形，故称架形組合件。下面以制造电阻为例，简单地讲一下它的制造方法。

第一步：用陶瓷、玻璃等絕緣材料制成图4a所示形状和尺寸的基片（基片厚度为 0.25 ± 0.05 毫米），表面的光洁度要很高。四周的12个半圆形切口，放置銅導線，作为固定各基片的机械支架和将各元件連接成所需电路的导線。基片中央大小为25毫米²的面积是制造元件的部分。

第二步：在基片的每个半圆形切口处用真空蒸發法或化学沉积法敷上金、銀、銅等导电良好的金属（图4 b）。

第三步：根据微型元件的引出端与半圆形切口接点的位置，用上述同样材料，在基片上敷上电气連接線。在图4 c中，敷上了两条連接線，以便将电阻引出。

第四步：在基片上制造所需阻值的电阻（图4 d），一般使用鎳鉻合金。薄膜电阻的厚度、形状視阻值而定。

第五步：将已制上元件的各基片隔开一定距离，并根据定位缺口的位置把它們迭起来，再将各元件焊至12根銅导体上，連成一个完整的电路，装上外壳，灌注密封漆。

架形微型組合件的装配密度約为 2×10^5 件/呎³，用它制造的时间分割多路通信设备的重量仅为半导体管化的同类装置的 $1/25$ ，体积則为 $1/35$ 。

在架形微型組合件中，元件排列得如此紧密，元件所发的热就难以排除，因此要制成大

功率的設備是有困难的。此外，要在基片上制造电感量大的电感和电容量大的电容也会遇到困难，因此，这些元件就不得不接在組合件以外。架形微型組合件特別适合于制作不用大电感和大电容的高頻濾波器、振蕩器以及邏輯电路等等。

組合件中各元件散发的热量，对組合件的工作极为不利。但是在另外一种微型組合件——热电子微型組合件中，却是利用这些热量而工作的。所謂热电子微型組合件，就是用耐高溫的元件和沒有加热灯絲的电子管組合起来的，这种电子管的阴极也像普通电子管一样，靠加热发射电子，故得此名。它所需的热量，最初靠外部供給，以后則靠管子本身和周围元件所散发的热量供給。

这种組合件中的二极管、三极管及电阻的結構示于

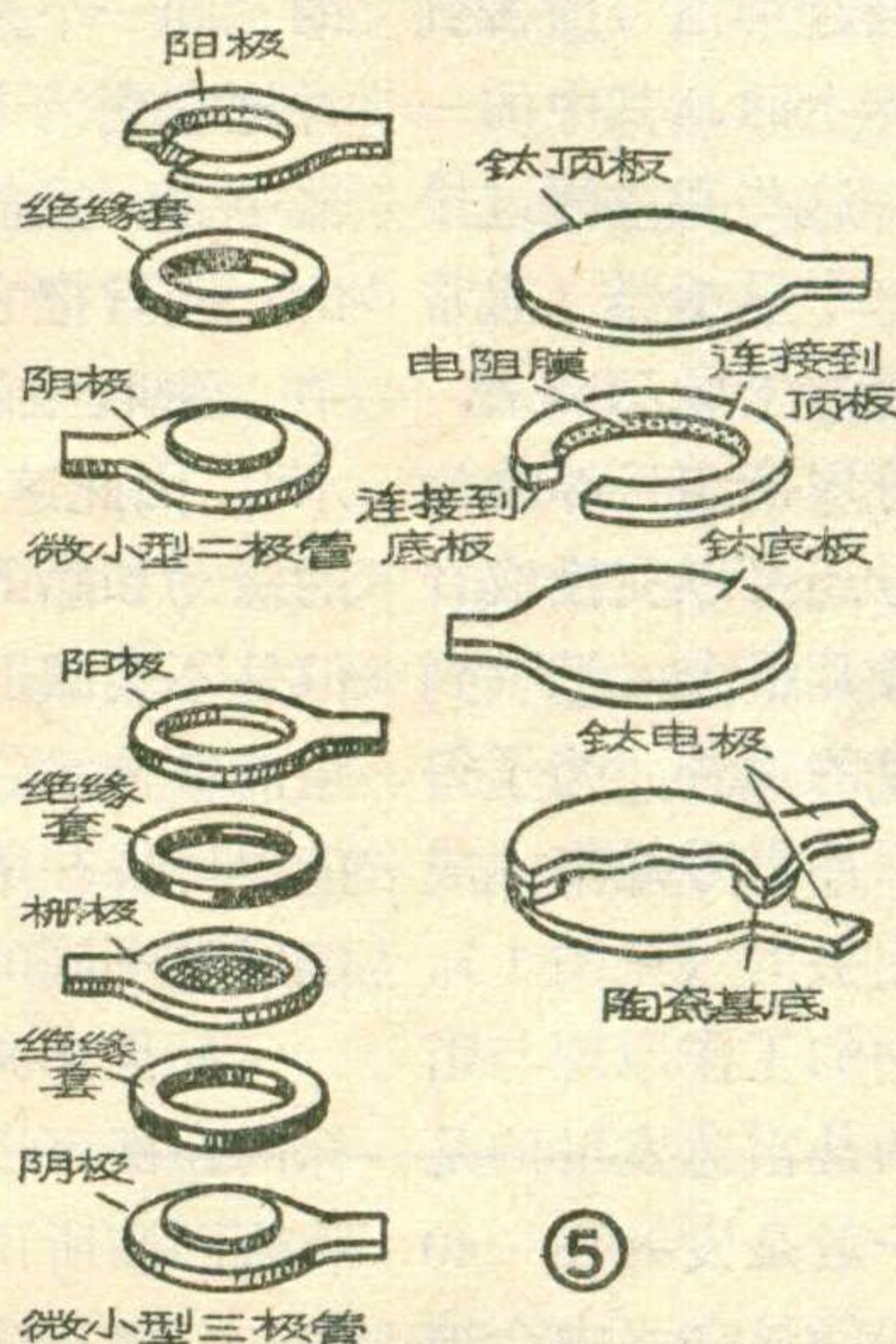


图5。管子的阳极、栅极和阴极由适当形状和大小的耐高溫的鈦片組成，鈦片間以陶瓷垫片隔开一定距离，在1000°C下熔接在一起而成为密封結構，并抽成真空。阴极表面敷一层常用的阴极材料，工作溫度为580°C，发射电流取决于阴


极发射面积。发射面积为2毫米²时，阴极电流可达2毫安。将結晶碳以环形或螺旋形塗在陶瓷环的內壁就制成了电阻元件。两个鈦片用陶瓷环隔开就成为一个电容器，如用合成云母等介质隔开便得到較大的电容。

图6所示的这种組合件是一个多諧振蕩器，图6a是它的电路，图6b是它的組合件的結構（它的直徑为8毫米，长为9毫米），两图中的符号一一对应。一个拥有16个电子管、14个电阻和电容的邏輯电路，才相当于长45毫米的一个鉛笔头。

微型薄膜电路

由于上述組合件在每一基片上只制造一个元件，所以縮小体积就有一定的限制。用真空蒸發或化学沉积法，在同一基片上依次沉积上电阻薄膜、导电薄膜、絕緣薄膜，像組合件那样构成一个完整的电路，则体积和重量可以进一步减小（这时大电感和大电容仍需外接）。

（下轉第7頁）

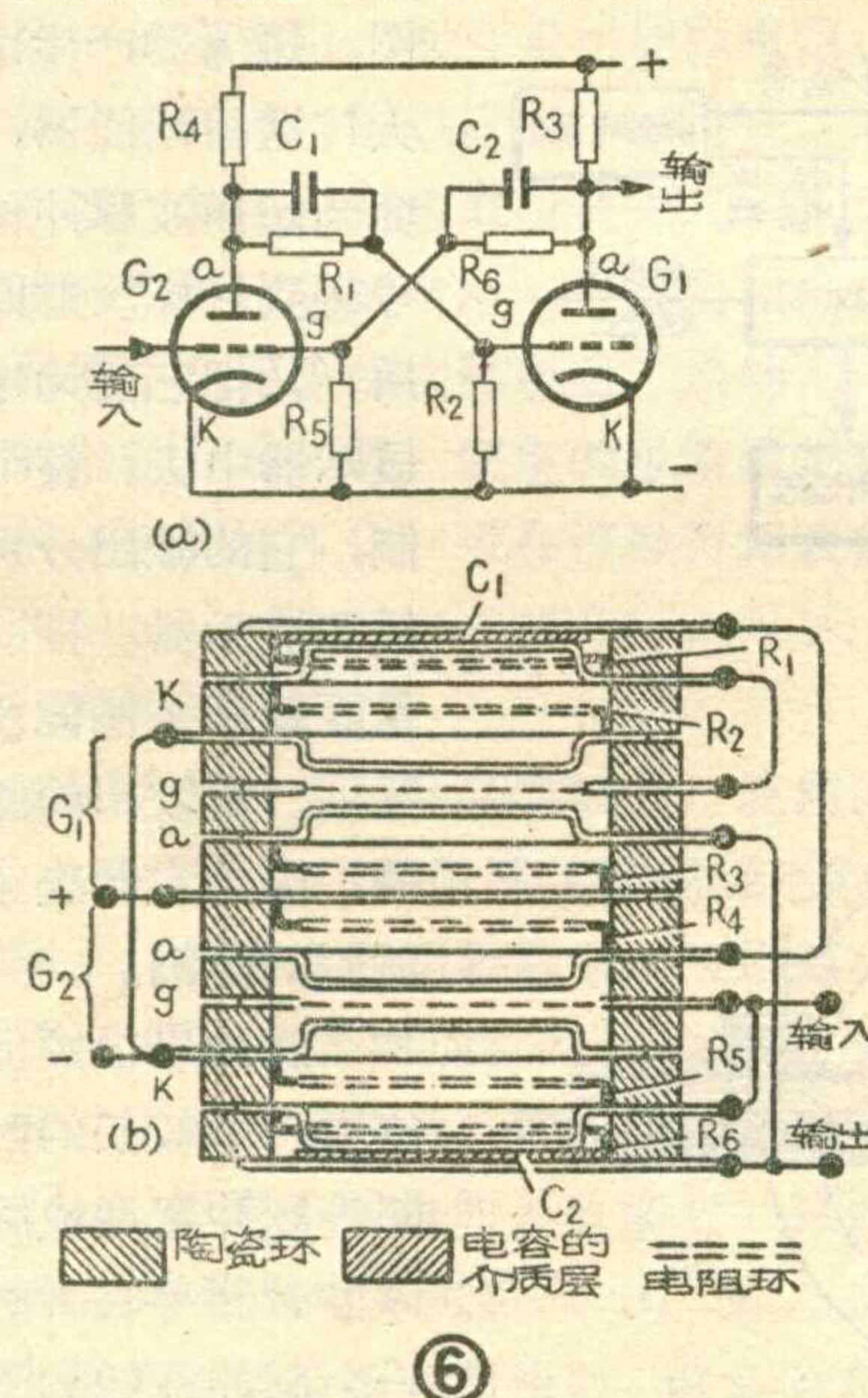

声納是怎样工作的

声納是一种利用超声波的水下探测设备。它主要是装置在海军舰艇或船只上用来发现水下目标，如潜水艇、水雷、沉船、冰山、暗礁等等，并且确定它们的位置。同时，它也能测量水深、探测鱼群和绘制海底地图。具有后面几种用途的声納设备，通常叫做回声测深仪或鱼群探测器。

声納装置在水中向一定方向发射超声波脉冲信号，当这种信号撞击到比信号波长大的物体上时，其中的一部分就被反射回来，这些回波经过接收和放大，同时在一个显示器（通常是一个阴极射线管）上显示出来，根据显示的情况就可以确定目标的位置和距离。回波信号还可以变换成音频信号送到扬声器或耳机中，把收到的信号变为可以听见的声音。为了得到更好的方向性，脉冲信号是集中成一个細錐形波束发出去的（见图1）。

由此可见，声納的工作原理与雷达非常相似，不同的是雷达发射的是微波信号，而声納一般是发射18—40千赫的超声波。微波能量在水中会被强烈地吸收而不能有效地传递，因此

无法采用。超声波在水中的损耗很小，能够较好地传递。另外一个不同之处是它们的传播速度不同：雷达信号是以每秒三十万公里的光速行进，超声波的行进速度，在海水中大約为每秒1500米，而且要随着水温的不同起变化。

声納的脉冲信号，是从一个可以把电信号变成为超声波的换能器发出的。同一个换能器又能够接收回波，并把它变为电信号送到接收机和显示器中去。换能器一般是装在船身下面的，同时把它放在充满水的钟形外壳中。钟形外壳中的水可以认为是“静水”，因此这个钟形外壳能够减少水的骚动和船的噪声对换能器的影响，但是不会减低声納的效率，因为它是用能够传递超声波的材料作成的。换能器可以在所有方向上转动，同时还能够倾斜不同的角度。


如果声波的传播速度一定，则目标的距离可以用从发出脉冲信号到接收到回波所用的这一段时间来测量。例如，假定这一段时间为4秒钟，如果声波的传播速度为每秒1440米，那


末，目标的距离則为 $2 \times 1440 = 2880$ 米；即目标的距离是脉冲信号行經距离的一半。声波在海水中的传播速度随盐份和溫度的不同而有所变化，溫度从30°F变到85°F时，速度的变化范围为每秒1410米至每秒1590米。除了在大河口附近有淡水的影响外，海水的盐份基本上是相当固定的，所以，在定标声納装置时，一般不需要考虑海水的含盐量，只需要考虑水温的变化。

图2是一种在阴极射线管上的回波显示信号。这是一种由回波产生偏移調制的A型扫描。水平扫迹标以目标的距离标度，用发射脉冲开始扫描。根据回波脉冲信号的位置，就可以得到目标的距离。图上示有两个回波脉冲信号，可以看出第一个目标比第二个目标距离近一些。第二个脉冲由于通过了較长的距离，衰減較大，所以振幅較小。距离的刻度可以用不同的单位标出。有时候也使用垂直扫迹，这时回波脉冲信号是在水平方向出現。目标的方向，由换能器接收到回波时的方向决定。

图3为一典型的声納装置方框图。振荡器产生电脉冲信号，經過放大传递給换能器，由它把电脉冲信号变为超声波脉冲信号发射出去。当信号碰到目标反射回来被换能器接收后，又把它变为电信号送到接收机和显示器中去。整个装置由控制单元控制，它的输出分別送到振荡器、接收机和显示器。控制单元一般是通过操作面板来控制测距范围和发射脉冲的宽度。所发出的脉冲的特性是很重要的，因为它們决定着整个装置所能探测到的范围。

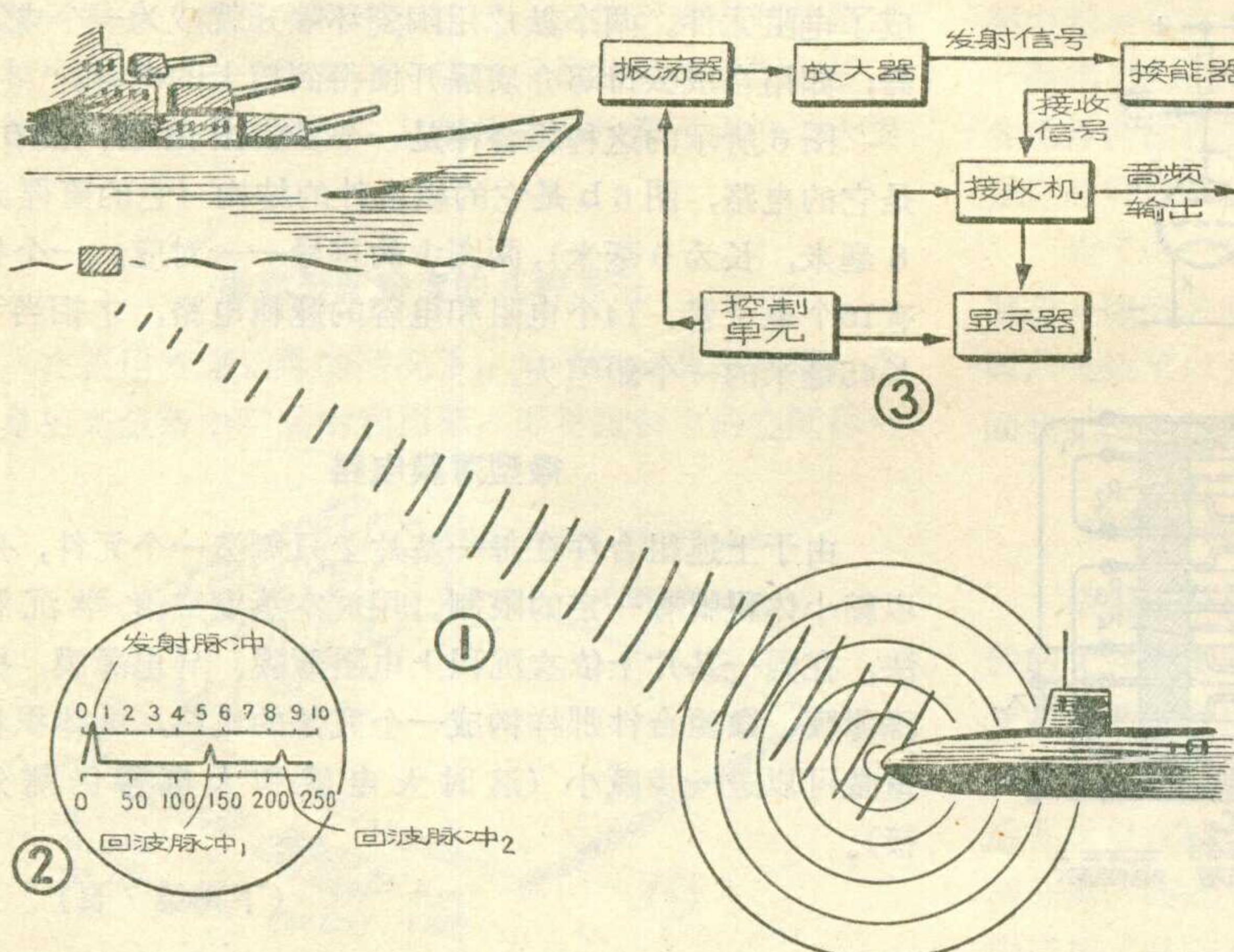
脉冲以很短促的时间发出，然后停发一个較长的时间。发射脉冲的时间叫脉冲寬度或脉冲的持續时间，而停发时间叫收听时间（见图4）。从一个脉冲开始到下一个脉冲开始为脉



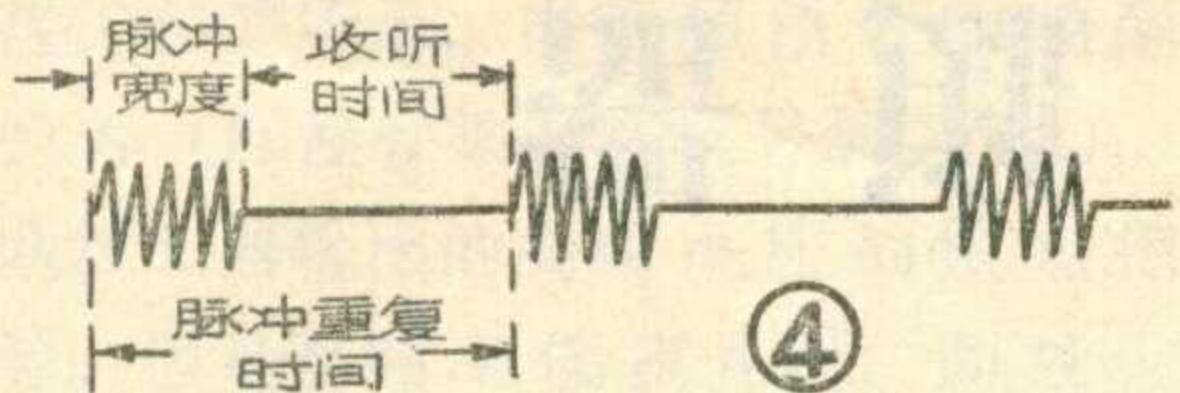

④

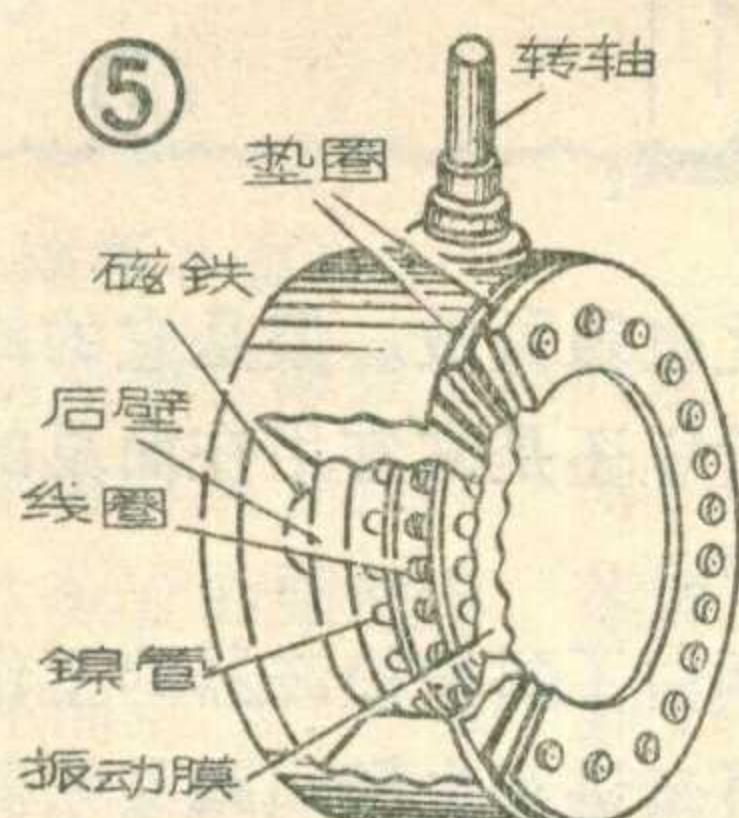冲重复时间。最大探测范围就是由脉冲重复时间来确定。脉冲重复时间较长，可以使信号传递得较远，并且在下一个脉冲信号发出之前收到回波信号。最小探测范围则由脉冲持续时间决定。如果脉冲持续时间太长，近的目标回波就会与发射的脉冲混在一起分不清楚。所以，为了探测近距离的目标，需要较短的脉冲持续时间。不过，在主要是为了探测远距离的目标时，还是应该用持续时间长的脉冲，




⑤

因为它可以送出更多的能量，使收到的回波信号较强。

换能器可以使用压电式的或磁致伸缩式的。后一种用得较多，因为它在低频率时能够产生较大的功率。图5是一种典型的磁致伸缩换能器。换能元件是许多镍管，当它受到磁场的影响时，长度会发生变化，这种现象叫做磁致伸缩效应。每一根镍管的一头嵌在一块叫做振动膜的钢板上，每根管上分别绕着驱动线圈。当由振荡器产生的电脉冲信号送到线圈中时，镍管的长度就发生变化，同时带动振动膜振动而产生超声波信号。接收时，回波脉冲使振动膜振动，同时镍管也随着振动，于是，在每个线圈中都感应出电压。压电式换能器，则是由许多独立的压电晶体嵌在振动膜中构成。它的工作过程与磁致伸缩型的差不多。

回波信号可以用不同的方法在阴极射线管上显示出来。前面已经谈到，采用A型扫描时，只能指示出一个信号发射方向的距离。如果采用扫描 360° 的平面位置显示器，就能够显

示出周围的任何目标，同时指示出距离和方位（图6）。这时回波信号是

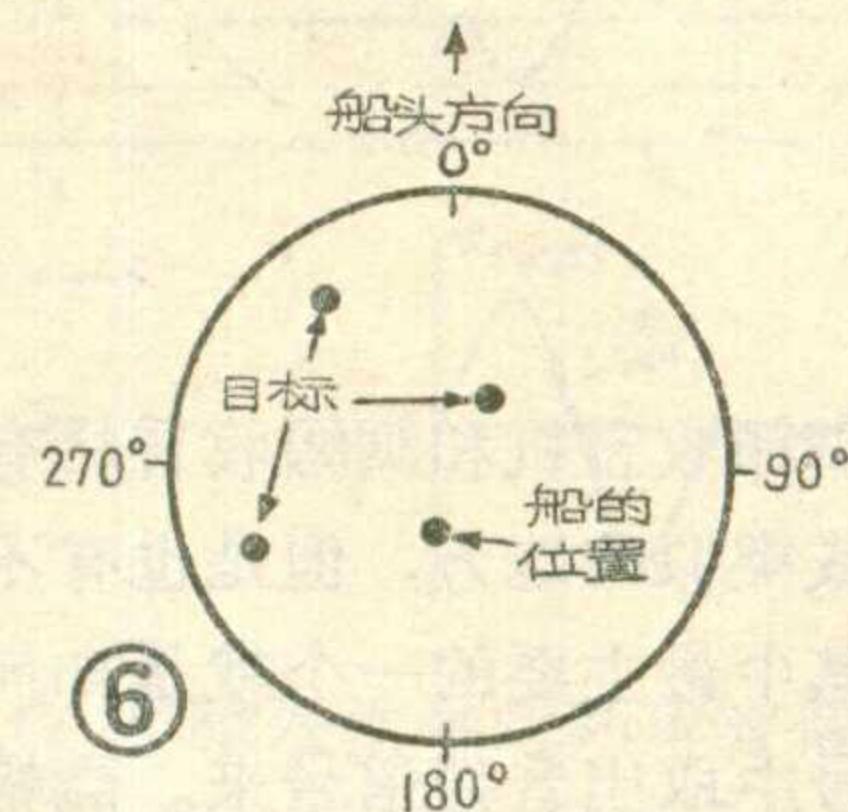

送到显示器作亮度调制的，也就是说，在有回波信号时扫描踪迹就变得较亮一些。

声纳的探测范围，要根据水下的情况、发射功率等因素而定，一般可从几米到几公里。无法预知的变化和各种噪声，如螺旋桨噪声、船的振动、水流、以及一些鱼类所造成的噪声等，可能影响声纳的正常工作；不同水层的温度差别也会降低声纳的精度；海里的生物还可能发射波束，产生虚假的回波。解决了这些问题，就会进一步增加声纳的探测范围和提高探测的精度。

（蒋泽仁编译）

（上接第25页）

不过数值应当尽可能准确，可以用几只电阻串联或并联搭配成所需的阻值。电阻档调零点电位器的总阻值也应当测定。其他倍增器中的各电阻，都可采用炭膜电阻。不过炭膜电阻的准确度都较差，所以应当仔细挑选，必要时可用两只电阻串联，其中一只选取阻值稍低于计算值的，然后串联上一只数值小的电阻，配成恰当的电阻。也可以将一只稍低于计算值的炭膜电阻，用锉刀的棱角将电阻上原有的槽纹开大一些，使它的阻值增加到恰当的数值。所有的电阻调准工作，可在校准万用表的同时进行。

（六）校准方法

先将配装好分流器的电表头与标准表校准，使用的电路与图1相同。若各分流器电阻都是经过精确测定的，校准时就无需再调动了。如果电表指针偏低，可以减小与电表串联的电阻 R_0 ；偏高就要增加它的阻值。如果分流器电阻是没有经过精确测定的话，就要先调整分流器中阻值大的电阻 R_{S4} ，使表头回路的灵敏度与计算值 I_M 相同，电流偏高时要将这只电阻阻值减小，反之则加大。若其他分流电阻的阻值都留有富裕时，就会使 I_M

偏高一些，须调准各分流电阻，使 I_M 趋于合适。然后再从较大的电阻逐个调准，并须反复校验，使各档都达到准确。

电压档的校准方法，是将制成的电表与标准表并联，接通适当的电压来进行。当然直流档要用直流电源；交流档要用交流电源。自制电表读数偏大时，要加大倍增器电阻值；读数偏小时则减低倍增器电阻值。校准应当从小档开始进行。

电阻档的校准，要先校准大档，后校准小档。最好用标准电阻进行校试。如果没有标准电阻，也可用经过准确的万用电表校对过的电阻来校试，不过这样误差要大些。校验前要将试笔短接调整零点，然后先用一只与表盘的中心电阻值相同或相近的电阻进行校验。 $R \times 10$ 档可以调节 r_{10} 。如果读数偏大，就要减小 r_{10} ；偏低则要加大。不过在调动之后还要重新调整零点，反复进行多次，才能达到准确。校验 $R \times 1$ 档时，就要调动并联电阻 r_1 。因为它是并联上去的，所以读数偏大时是要加大 r_1 ；偏小时则要减小 r_1 。


关于制作工艺问题，以前有过介绍（见1963年第4期“自制袖珍万用电表”），这里就不多谈了。

双失谐回路鉴频器

琳田

調頻收音机和調幅收音机有很多相同或类似的地方，但是也有不少差別，其中最主要的一个就是如何从高頻信号中取出音頻信号来。調幅收音机收到的是如图 1 a 所示的調幅信号，这个信号的振幅按音頻信号的規律而变化（频率固定不变）。因此在調幅收音机中，都是利用振幅检波器把音頻信号从高頻信号中检出来（图 1 b）。

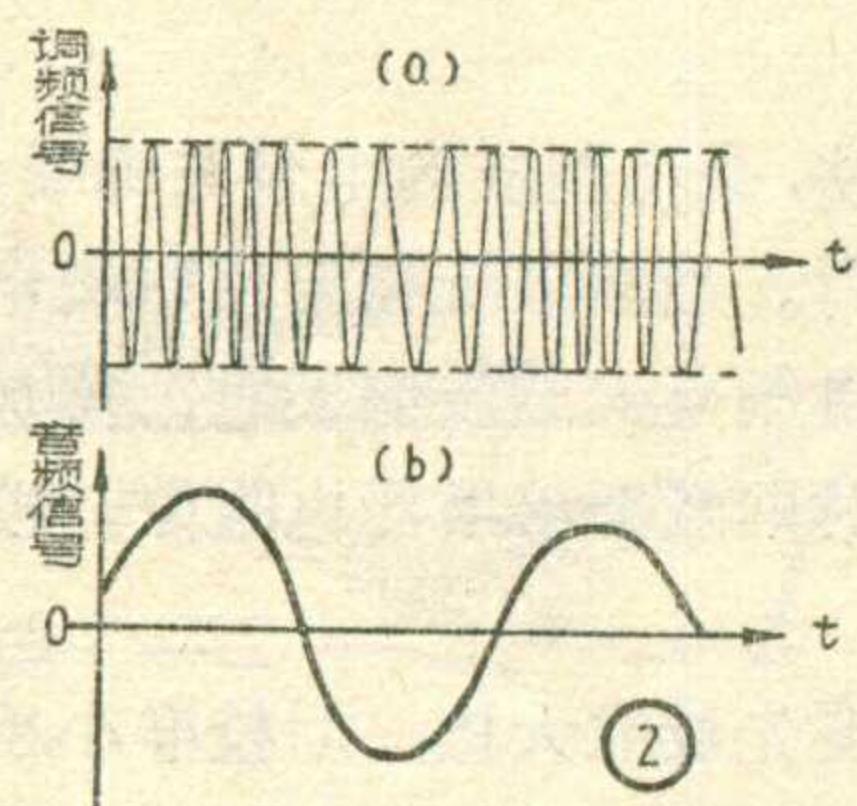調頻收音机收到的是如图 2 a 所示的調頻信号。調頻信号和調幅信号不同，它的振幅是固定不变的，而它的频率却按音頻信号的規律而变化。因此，在这种情况下，振幅检波器就不再适用，而需要另外一种检波器，这种检波器必須能把調頻信号的频率变化，变成相应的音頻信号，如图 2 b。这种检波器叫做頻率检波器，也叫鉴頻器。



鉴頻器的种类很多，有双失谐回路鉴频器、双耦合回路鉴频器、比例式鉴频器等等，本文介紹双失谐回路鉴频器的工作原理。其他几种，以后再陆续介绍。


双失谐回路鉴频器是利用并联諧振回路的諧振特性，把調頻信号变成調頻調幅信号，然后再进行振幅检波而得到音頻信号的。首先我們看一看并联諧振回路的諧振特性。图 3 a 是

一个单回路諧振放大器，它的負載是一个并联諧振回路。如果把一个频率不断变化的信号加在这个放大器上，那么，当信号频率等于放大器諧振回路的諧振频率时，回路处于諧振状态，这时，它对信号呈现的阻抗最大，因此放大器的输出电压也最大；当信号频率升高或降低时，回路处于失諧状态，这时它对信号的阻抗减小，因而输出电压也就減小了。失諧越大，输出电压就越小。这种特性可用图 3 b 的曲綫来表示，这条曲綫叫并联諧振回路的諧振特性曲綫，它表示了放大器输出电压的振幅与输入信号的频率之間的关系。

如果放大器輸入的是一个調頻信号，而且它的中心频率 f_0 恰好是落在諧振特性曲綫一边斜坡的中点上，如图 4 的 a_1 点（适当调节諧振回路就可以做到），那么，当調頻信号的频率按图 4 的曲綫 2 变化时，放大器输出电压的振幅就按曲綫 3 变化。图 5 画出了放大器輸入輸出信号的波形，图 5 a 是輸入的調頻信号，图 5 b 是輸出的又調頻又調幅的高頻信号。将这个高頻信号进行振幅检波，就可以得到我們所需要的音頻信号（图 5 c）。


由此可见，如果将单回路諧振放大器和一个普通的振幅检波器合起来，就可以构成一个頻率检波器，这种頻率检波器叫做斜坡检波器。斜坡检波器工作质量的好坏，主要决定于图 4 中曲綫 1 的 $c_1a_1b_1$ 部分，如果这部分是一直綫，那么输出电压就能无失真地反映原来的音頻調制信号；如果这部分的斜率很大（斜坡很陡），那

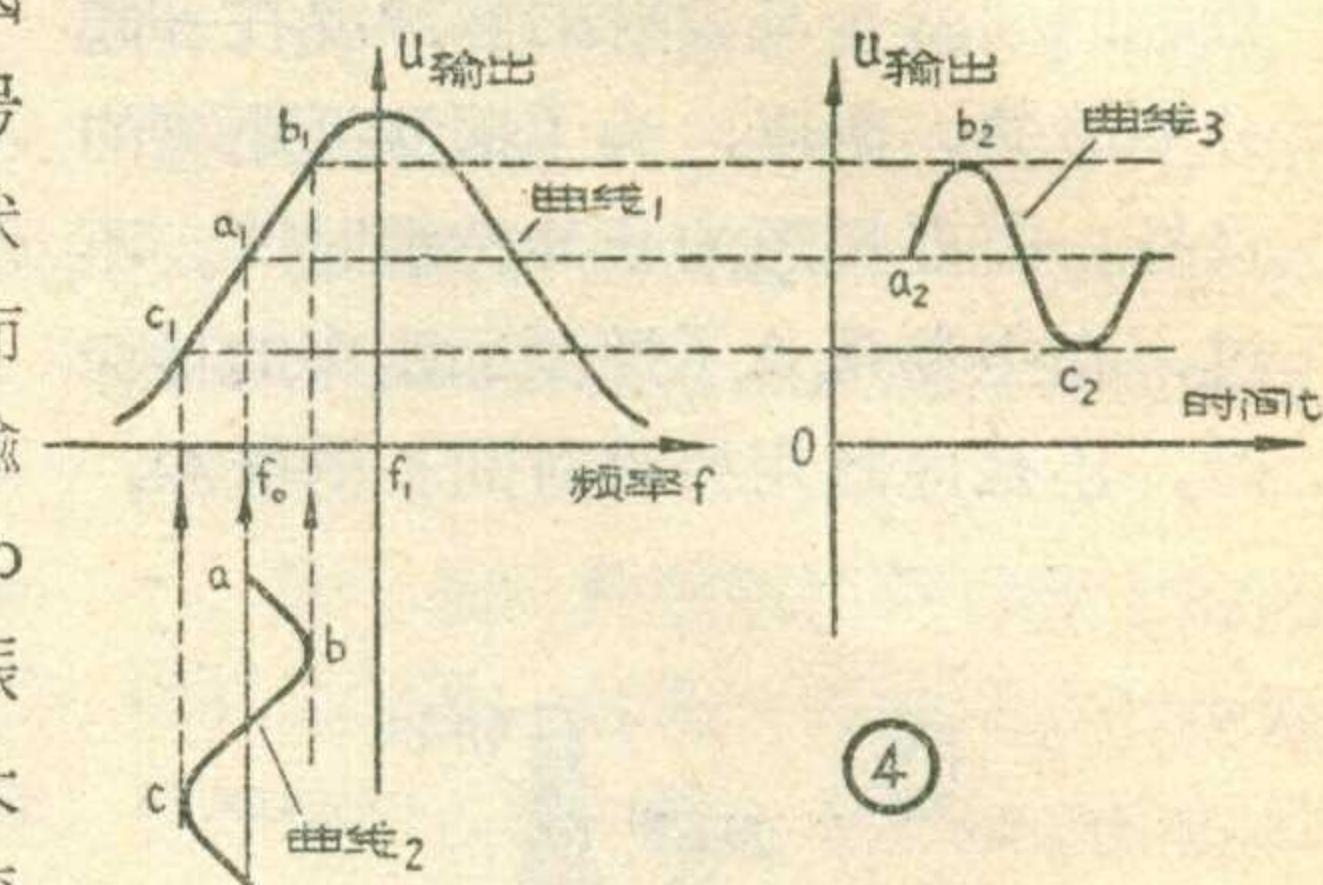么在頻偏相同的情况下，就能得到較大的输出电压。但是，在一般情况下，难以得到很直、很陡的諧振特性曲綫，所以这种頻率检波器的非線性失真較大，电压传輸系数較小，并且对外界




的干扰也很灵敏。但是它的线路很简单，所以还是常常用在簡易的調頻收音机中。

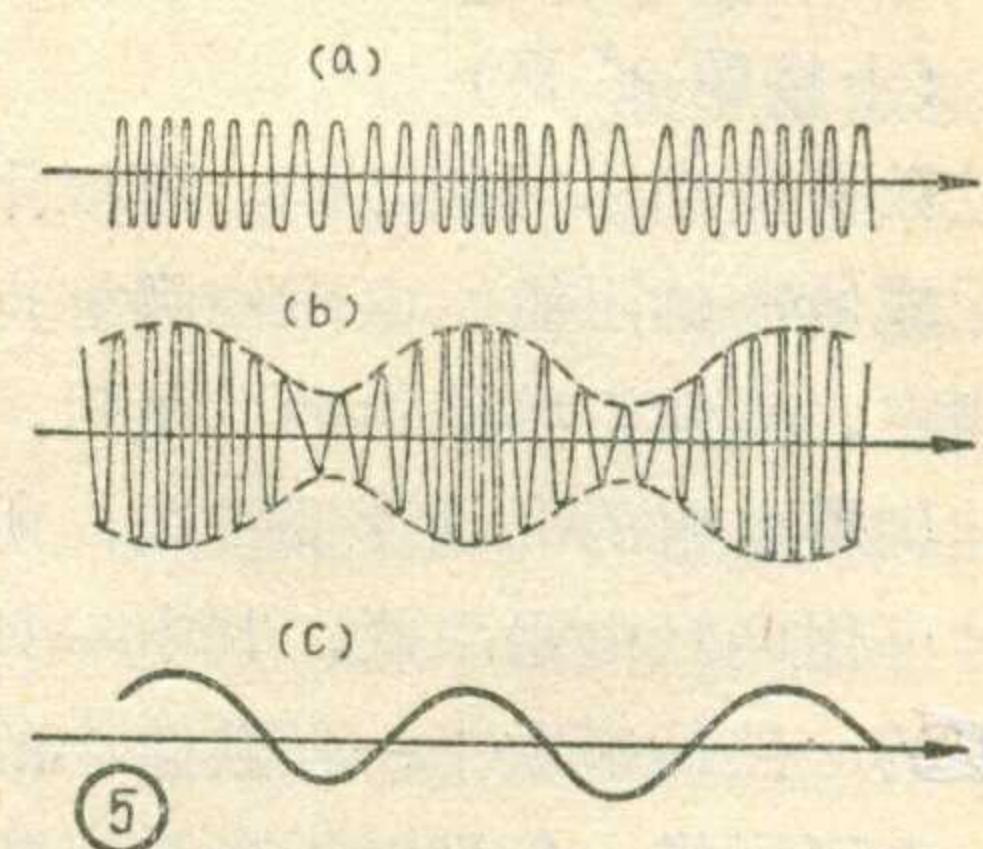明白了斜坡检波器的工作原理以后，再来讲双失谐回路鉴频器就很方便了。因为双失谐回路鉴频器就是由两个斜坡检波器合成的（見图 6），它們的工作过程相同。但是双失谐回路




鉴频器的工作质量比斜坡检波器要好，就是說，在頻偏相同的情况下，它的输出电压較大，經過仔細調整后，也能使非線性失真減小。下面进行具体分析。

图6中，調頻信号是并联送入两个放大器的栅极的。两个諧振回路 L_1C_1 和 L_2C_2 的諧振频率 f_1 和 f_2 ，与調頻信号的中心频率 f_0 成对称失諧，即 $f_2-f_0=f_0-f_1$ 。（正是这个原因，所以把它叫做双失谐回路鉴频器），如图 7 的曲

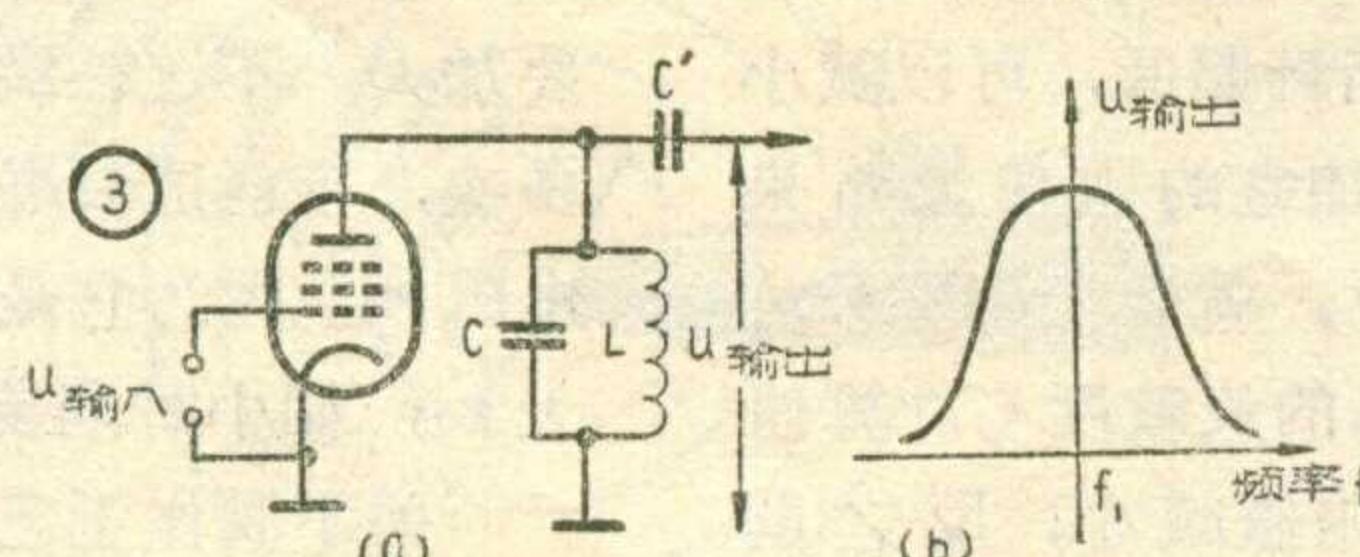

綫①和②所示。當調頻信號的頻率為 f_0 (即沒有被音頻信號調制時)，兩放大器輸出的高頻電壓的振幅相等。但是當頻率偏離 f_0 時，兩放大器輸出的高頻電壓的振幅就不相等了。頻率由 f_0 向升高的方向偏離時，放大器 G_2 輸出的高頻電壓振幅增大 (見圖 7 中的曲綫⑤)， G_1 輸出的振

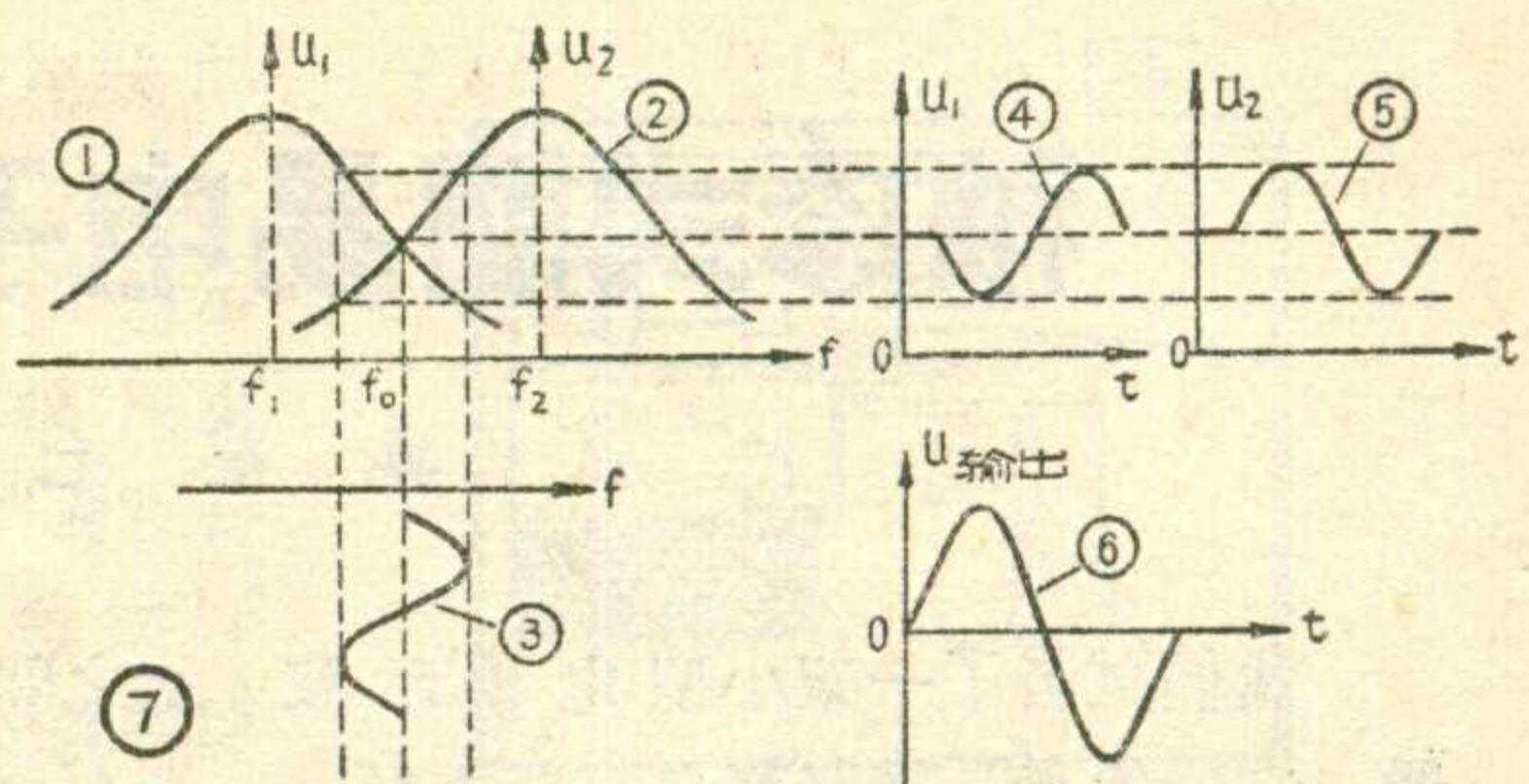幅減小(見圖7中的曲線④);反之,頻率由 f_0 向降低的方向偏離時, G_2 輸出的振幅減小, G_1 輸出的振幅增大。這兩個高頻電壓再分別經過振幅檢波器 D_1 和 D_2 後,在負載電阻 R_1 和 R_2 上就會分別得到兩個音頻電壓(也就是圖7中的 U_1 和 U_2)。



压为 O 。当输入信号的频率有偏移时， U_2 和 U_1 就按音频调制信号的规律而变化，但是它们的相位相反，因此这时 $U_2 - U_1$ ，实际上就等于 U_2 和 U_1 的两个交流分量互相叠加（构成了曲线⑥）。这和推挽放大器的工作原理是相似的。

这两个音频电压是怎样合成输出电压的呢？由图 6 可见，两个检波器的电流 I_1 和 I_2 是以相反的方向分别流过各自的负载电阻 R_1 和 R_2 的，因此 R_1 和 R_2 上的电压 U_1 和 U_2 极性相反，总的输出电压等于 U_2 和 U_1 之差，即 $U_{\text{输出}} = U_2 - U_1$ 。由前面的分析可知，当输入信号频率为 f_0 时， $U_2 = U_1$ （均为直流电压），所以这时输出的电


由于双失谐回路鉴频器是由两个斜坡检波器合成的，所以它的输出电压较大。

(上接第3頁)


The diagram shows a cross-section of a vacuum evaporation apparatus. At the top, a circular dome labeled '球面' (pherical) contains a rectangular '样板' (sample board) with a patterned '基片' (substrate). Below the dome, an '蒸发材料' (evaporation material) source is heated by an '加热器' (heater). A central vertical tube connects the source to the substrate. The apparatus is mounted on a base with two support legs. On the left leg is a '抽气口' (vacuum outlet) with a valve handle. On the right leg is a '电源引入接头' (power input terminal). A circled number '⑦' is located on the left side of the base.

現在来讲一下用这种方法制造多諧振蕩器的过程。图 8 是多諧振蕩器的电路及制成后的結構，图 9 是它的十个制作过程。

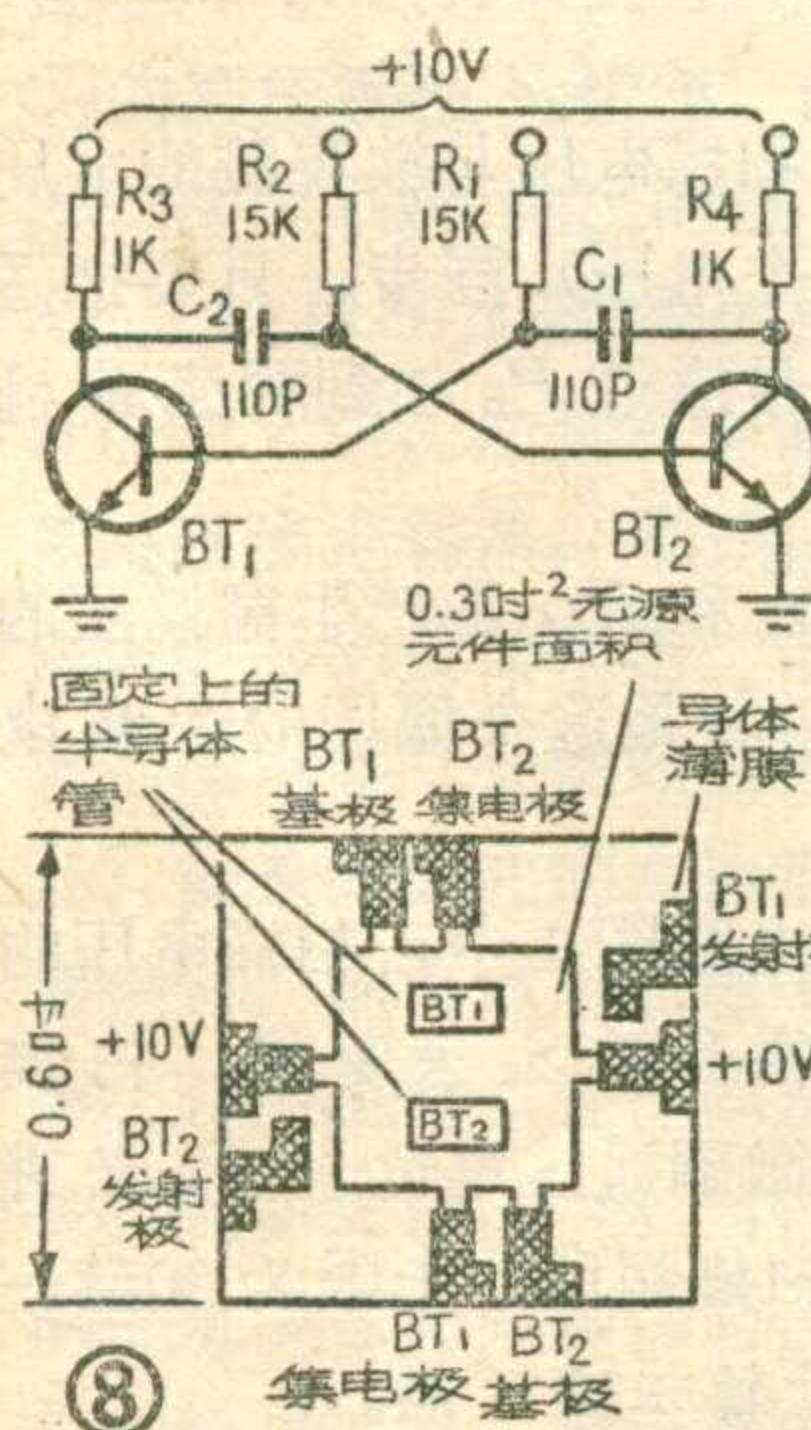先用玻璃或陶瓷薄片做成 0.3×0.3 吋² 的基片，再作适当处理以提高薄膜与基片間的附着力。制造过程的



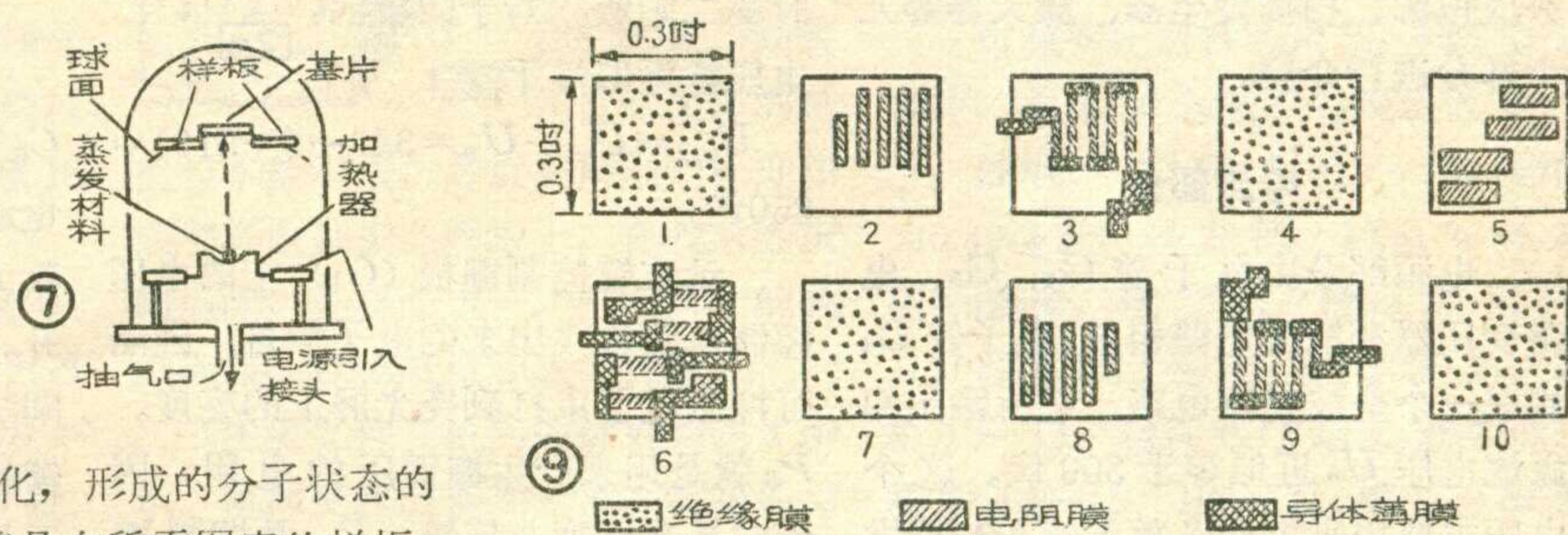第一步是蒸发上一层氧化硅絕緣膜，作为电路衬底，厚度約为 $10,000\text{\AA}$ 。第二步是用鎳鉻合金蒸发上电阻薄膜 R_2 ，厚度約为 150\AA 。第三步用鋁蒸发得到导电薄膜，用以連接各段电阻薄膜；电容器 C_2 的一个极片也是用鋁蒸发得出的。第四步是蒸发一层氧化硅作为层間絕緣，它又是电容器 C_2 的介质层。第五步是蒸发鎳鉻合金的 R_3 、 R_4 电阻薄膜。第



六步是蒸发連接 R_3 、 R_4 的导电薄膜，并且在相应位置分別蒸发出电容器 C_1 和 C_2 的一个极片。第七步是蒸发一层作为层間絕緣和电容器 C_1 介质的一氧化硅薄膜。第八步是在所需位置上蒸发鎳鉻合金的 R_1 电阻 薄膜。第九步是用鋁蒸发一层导电的連接薄膜，用来連接 R_1 ，并在相应位置蒸发出电容 C_1 的另一个极片。第十步是再用一氧化硅蒸发得到电路的保护膜。用这种方法所达到的装配密度可高达 2.5×10^6 件/呎³ 以上。一个拥有 389 个半导体三极管、832 个二极管、1660 个电阻以及 557 个电容器的数字計算机，所占体积仅为 17 吋³。

微型电路的进一步发展是采用固体电路。所謂固体电路就是以单晶半导体薄片作为基板，利用制造半导体器件时使用的扩散、氧化物掩蔽、淀积等技术，在半导体基板上按我們的需要，制成电阻、电容和半导体管，結果成为具有某一电路功能的一整块固体。这时，各元件在结构上和电性能上都紧密結合在一起，不能分离。因此，其中的电阻、电容已不是传统的形状了。

关于固体电路的詳細情况，限于篇幅，这里不再介绍了。

(煥良 編譯)

扫描发生器

袖珍式簡易電子示波器

吳 葆 仁

我們試裝了一架小型電子示波器，它的優點是線路簡單、成本低、體積小、重量輕、便于搬動和攜帶。

儀器的外形尺寸為 $125 \times 185 \times 220\text{mm}$ ，和一只普通便攜式電表差不多。示波器採用屏幕直徑為5.3厘米的小型電子射線管5SJ38，另外再用5只電子管和其他一些無線電元件。儀器的靈敏度略低一些，約為 $6\text{mm}/\text{v}$ ，但用在一般修理部門已能滿足要求。當需要觀測微弱信號電壓時，可外加一級前置放大器。

全機電路如圖1所示，下面我們分成電源、掃描發生器、放大器等幾個部分進行介紹。

電源部分

電源部分由電子管G₄、G₅、電源變壓器和濾波電路組成。電子管G₄構成一個全波整流電路，它所輸出的直流電壓U_p近似等於300伏。這個電壓主要用來供給各放大管和掃描發生器所需要的屏壓。示波管G₆中的a₁和a₂是使電子束聚焦和加速的第一陽極和第二陽極。第二陽極a₂相對於陰極K的電壓應在800—1000


伏之間。為了得到這個電壓，用電子管G₅構成了一個負高壓整流器。G₅接成半波整流電路，被整流的交流電壓由變壓器次級繞組的接頭8—11引出，這個交流電壓的有效值為 $280 + 120 = 400$ 伏，經過整流和濾波後，所輸出的直流負壓U_n近似等於—510伏。在G₄構成的正高壓整流器中，從電阻R₁₅之前引出一個正高壓，經過R₁₉和C₁₄濾波後，所得到的電壓U_m近似等於340伏，這個電壓加在第二陽極上，因此這時第二陽極相對於陰極的電壓就近似等於：

$$U_{mn} = U_m - U_n = 340 - (-510) = 850\text{伏。}$$

示波管控制柵極(G₁)上的電壓控制從陰極飛出來的電子數目，因而可控制電子束打到熒光屏上的亮度。P₈就是用來產生柵偏壓的電阻，因而是亮度調節旋鈕。R₁₈是控制柵極的柵漏電阻。第一陽極a₁的電壓從電位器P₇上取得。由於改變a₁的電壓，可以調節電子束的聚焦，因此P₇是聚焦調節旋鈕。

產生鋸齒形電壓的掃描發生器由閘流管G₃構成。我們知道，閘流管在固定柵壓下，必須使屏壓達到一定數值(着火電壓)才突然導電(着火)；導電以後，又必須使屏壓低於一定數值(熄滅電壓)，管子才停止導電(熄滅)；它的柵極電壓只在管子導電以前能夠控制管子的着火，管子着火以後就幾乎完全失去控制作用。

利用圖2可以說明產生鋸齒形振蕩的过程。當電源剛一接通時，電容

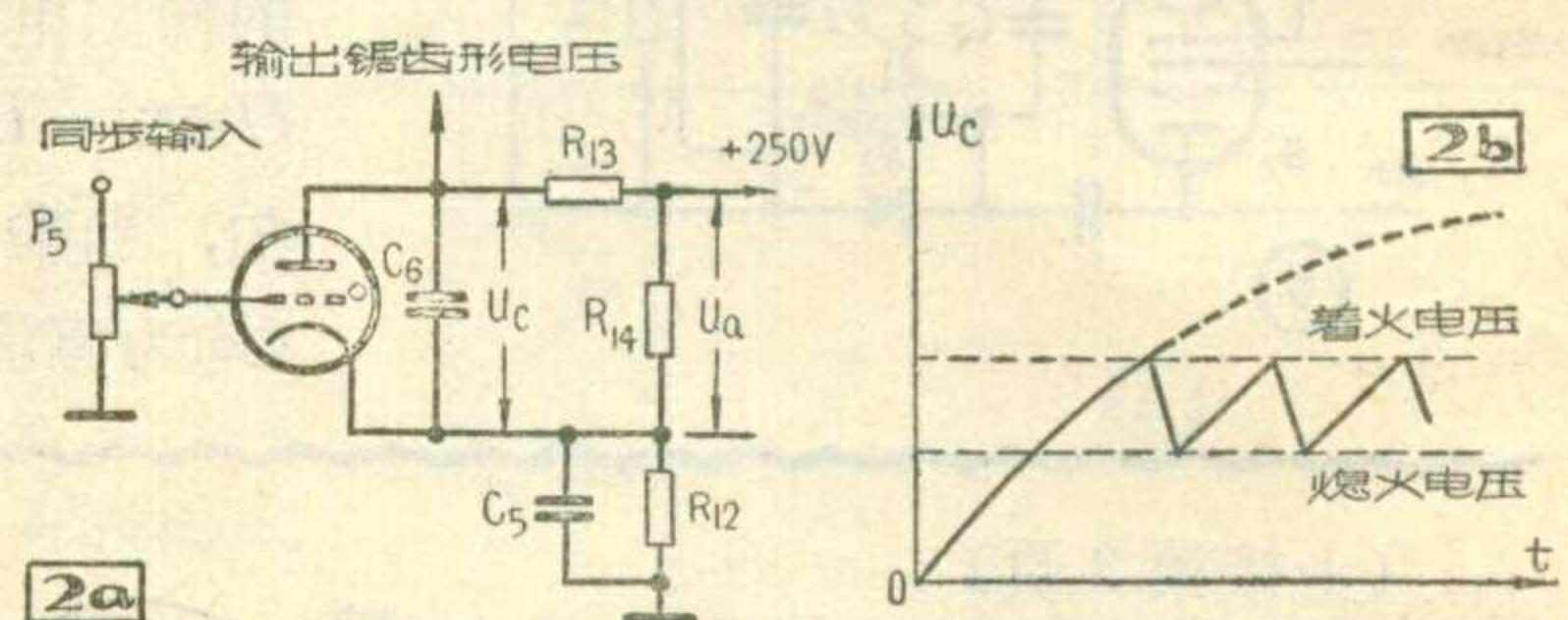


C₆兩端的電壓U_c不能立刻上升到電源電壓U_a，U_c將沿着由時間常數R₁₃·C₆所決定的一條指數曲線上升。但是，由於電容兩端並聯著一個閘流管，因此當電壓U_c上升到閘流管的着火電壓時，閘流管便突然着火，於是電容C₆中的電荷就通過閘流管迅速放掉，同時電壓U_c也迅速降低，直到U_c等於閘流管的熄滅電壓為止。這時電容C₆又開始通過R₁₃充電。此後就不斷地重複上面的過程。當充放電時間常數遠大於鋸齒形電壓的週期時，指數曲線的上升部分就近似於直線，於是便可得到良好的鋸齒形電壓。

為了使掃描電壓與被觀測的電壓(或其他某個電壓)同步，只要把適當的同步信號通過P₅加到閘流管柵極即可。

電阻R₁₂和R₁₄是產生柵偏壓的電路，電容C₅是這個偏壓的旁路電容。

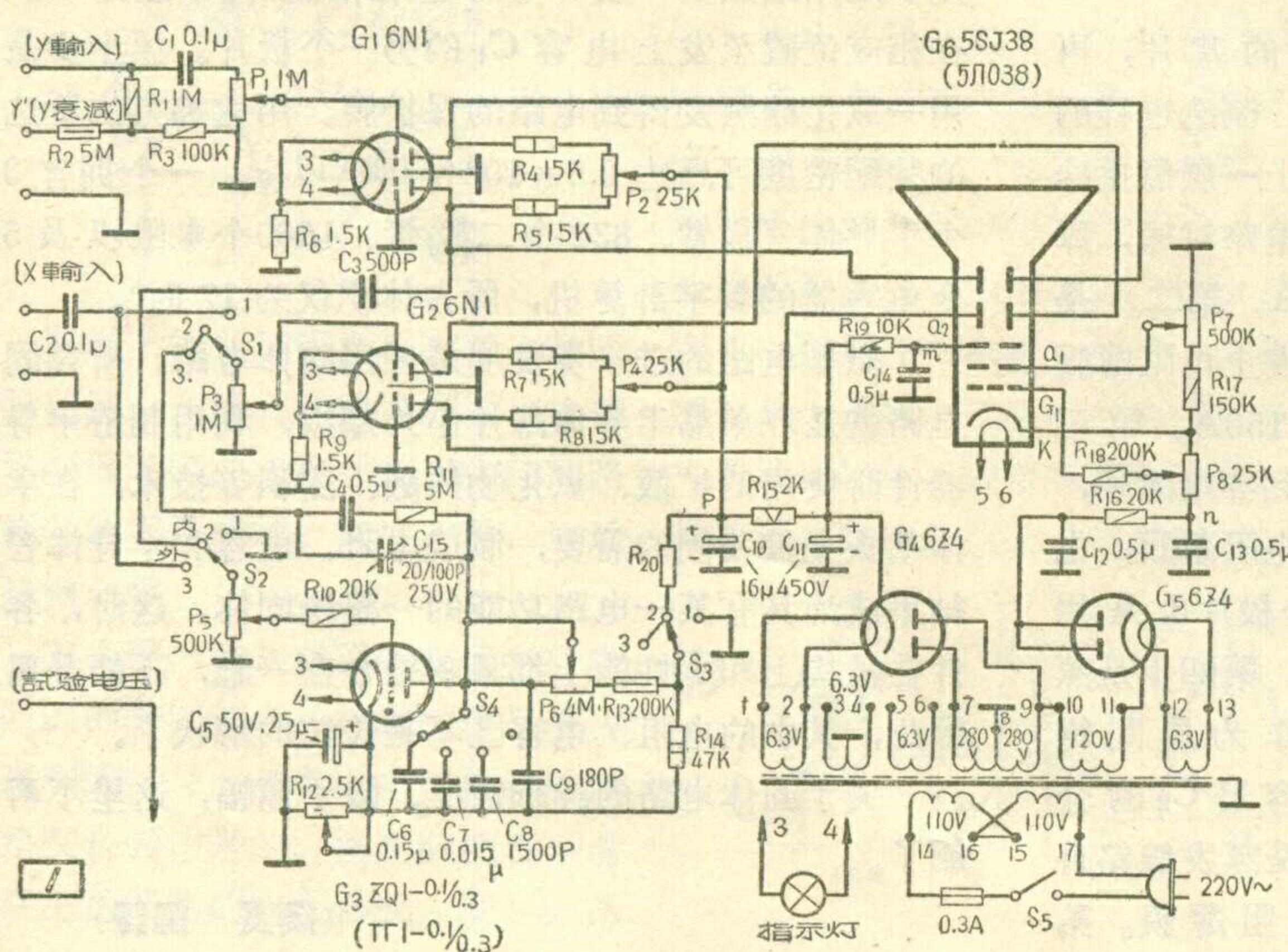在實際電路圖1中，掃描電壓的頻段可用轉換開關S₄來變換。掃描電壓頻率的微調通過電位器P₆來進行。儀器各掃描頻段的上限為20赫—200赫—2千赫—20千赫。



放大器

垂直偏轉放大器由双三极管 G_1 构成。信号由接綫柱 [y 輸入] 經隔直流电容器 C_1 輸至調節 y 軸增益的电位器 P_1 ，然后再加到上半邊三极管的柵极上去。 R_6 是阴极自給偏压电阻，由于沒有旁路电容，因而它两端的电压也随着輸入信号相应地变化。 G_1 下半邊三极管的阴极，与上半邊三极管接在一起，而它的柵极接地。因此，电阻 R_6 上的电压就被加到下半邊三极管的柵阴极之間。这个信号电压与上半邊三极管的信号电压相位相反，因此垂直偏轉放大器能按推挽放大器的方式工作。

R_4 、 R_5 和 P_2 是放大管的屏极負載电阻，改变滑鍵在 P_2 上的位置，可以調節图形在垂直方向上的位置。如果輸入的信号电压很大，例如峰—峰值超过 100 伏，則信号应由接綫柱 y' （衰減器）輸入。衰減器的衰減比是 100。


水平偏轉放大器由双三极管 G_2 构成，其工作原理与垂直偏轉放大器相同。其中 P_3 可以調節图形的水平幅度， P_4 可以調節图形的水平位置。

三刀三擲开关 S_1 — S_2 — S_3 兼作水平信号及同步信号选择之用。当开关打在位置 1 时，扫描发生器 G_3 的屏压被 S_3 切断，因而 G_3 停止工作。輸入 G_3 的同步信号也被 S_2 切断。 G_2 的柵极經 S_1 与接綫柱 [x 輸入] 接通，这时可利用示波器測量頻率（利用李沙育图形）。当开关打在位置 2 或 3 时， G_3 的屏压都被 S_3 接通，因而正常工作。这时 G_3 所輸出的鋸齒电压，經 R_{11} 、 C_4 和 S_1 加到 G_2 的柵极，将这个电压放大后，加到水平偏轉板上。 C_4 是隔直流电容器， R_{11} 用以減輕对扫描发生器的負荷作用。电容 C_{15} 是高頻补偿电容（补偿鋸齒波的高頻成分），如果鋸齒波的左边沿和右边沿不够正常，则可通过調整 C_{15} 而得到改善。开关 S_2 用以选择同步信号，当开关打在第二位置“內”时，就是用被观测的电压作为同步信号。开关打在第三位置“外”时， S_2 就接到接綫柱 [x 輸

入] 上面。这时就可以把需要外加的同步信号接到 [x 輸入] 接綫柱上。


还有一个問題需要說明：普通示波器在同步选择器上都有“电源”同步这一档，我們为了爭取利用普通收音机用的小型三波段开关作为轉換开关，以縮小仪器的体积，因此就省掉了这一档。如果需要用到电源同步，可以把开关撥到“外”同步，然后把灯絲电压經适当降压后（即試驗电压）接到 x 輸入端即可。

安装与調整

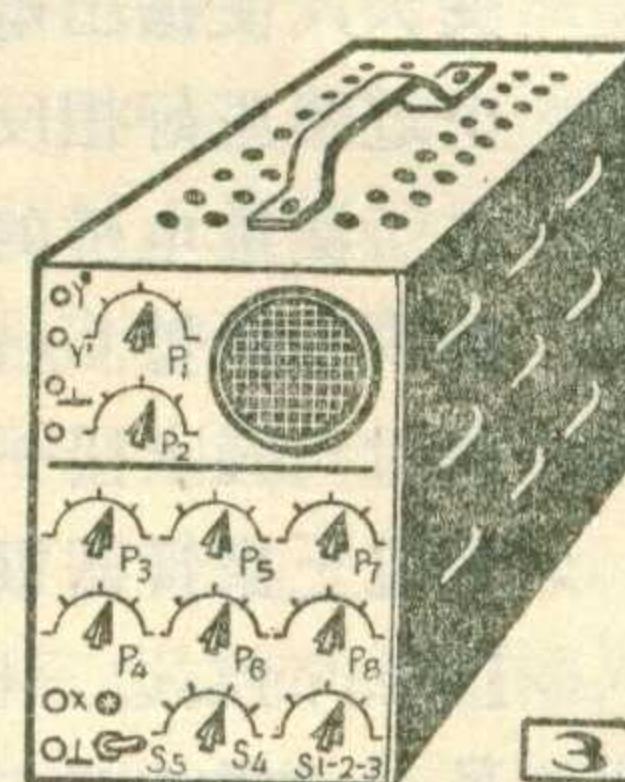

仪器的外形和各調節旋鈕在面板上的布置如图 3 所示。机壳用铁皮做成，面板尺寸为 125×185 毫米。面板用富有光泽的黑色胶木板制成，各旋鈕周围的标度和注字都直接刻在面板上。在胶木面板的后面，还要配上一块同样尺寸的铁皮面板，以完成电和磁的屏蔽。

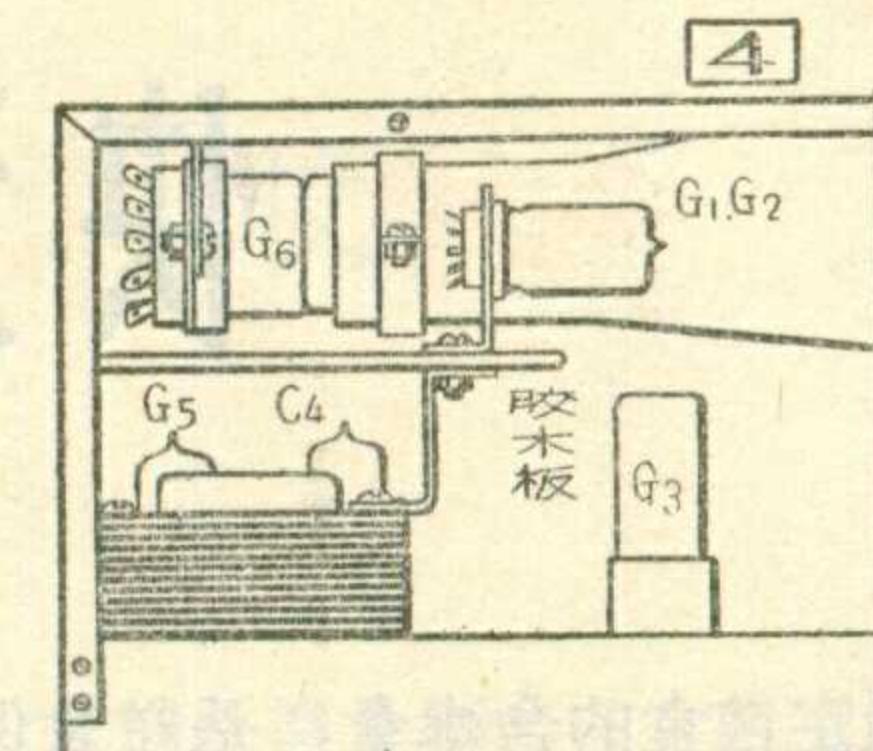主要元件在机內的排列如图 4 所示。电源变压器要尽量放在机箱最后部分的最低位置，以減小对示波管的




干扰。放大管 G_1 和 G_2 要装在專門做的小支架上，使它到各电位器和示波管的接綫縮短。示波管应加專門的铁质屏蔽罩。調整的时候可将 y 輸入接到試驗电压，将轉換开关 S_2 放到內同步，将扫描頻段放到 20 赫这一档，再适当調節其他各旋鈕，即可得到一个稳定的正弦波形。这时再仔細調節 R_{12} ，以使波形均匀，然后就把 R_{12} 固定在这个位置。降压电阻 R_{20} 可取 8K (1w)。加大这个电阻会使扫描頻段普遍下降，因此对它要作适当选择。

电源变压器铁心用 E1-45 型硅鋼片，叠厚 30 毫米。各繞組数据如下：繞組 1—2、5—6、12—13，線徑为 0.49 毫米，繞 22 匝。繞組 3—4，線徑 0.9 毫米，繞 22 匝。繞組 7—8、8—9，線徑 0.12 毫米，繞 1000 匝。繞組 10—11，線徑 0.12 毫米，繞 425 匝。繞組 14—15、16—17，線徑 0.31 毫米，繞 365 匝。

6J5 用作变頻管

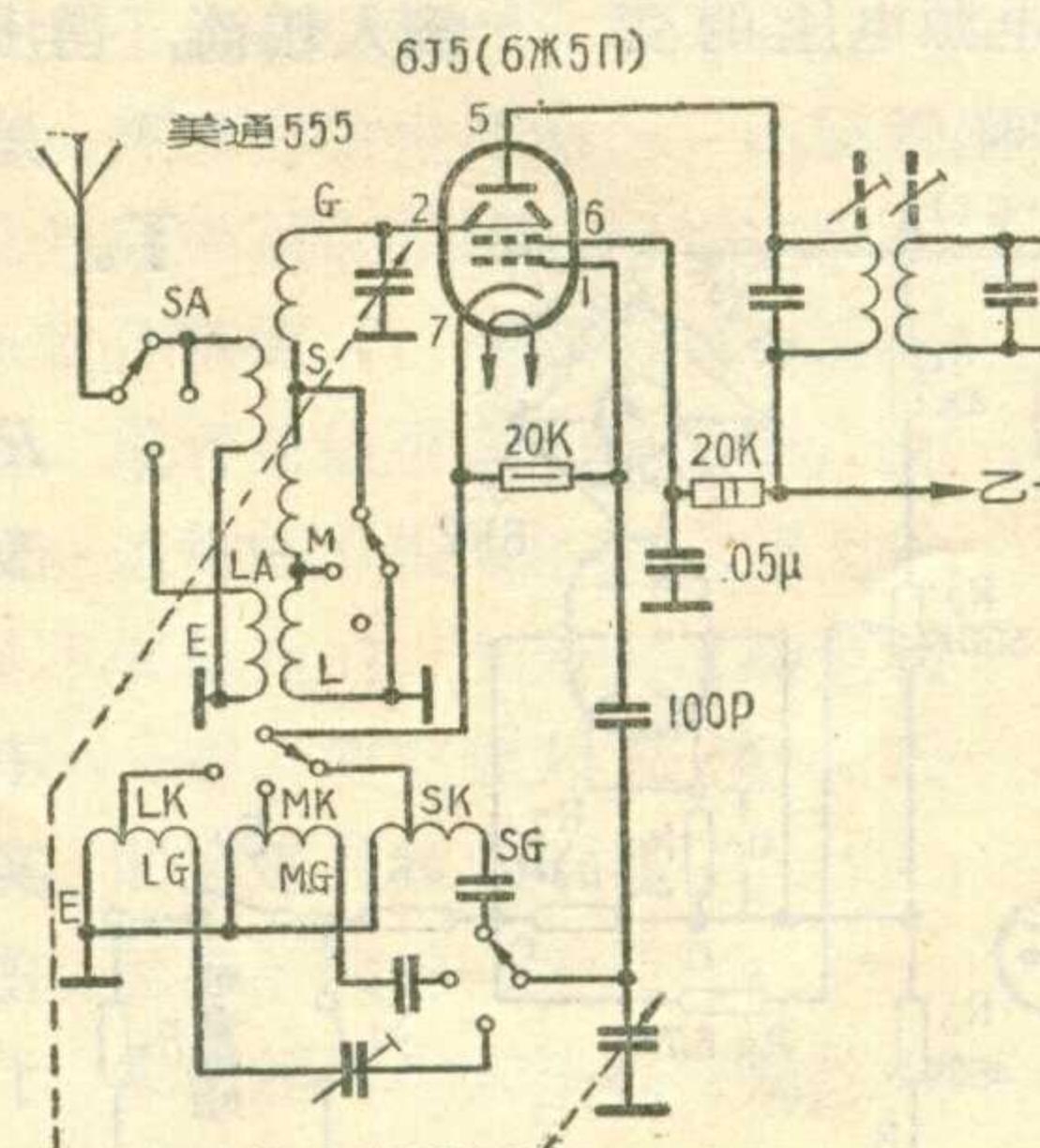6J5 (6Ж5П) 型电子管是一种具有五极管特性的高頻銳截止四极管，主要用作高頻寬頻帶电压放大或



視頻前置放大（參見 1959 年第 2 期介紹）。在变通使用时，它也可以用在普通广播收音机里作为变頻管使用。

例如本刊 1964 年第 8 期“六灯超外差收音机的實驗”一文的变頻电路，按照本文附图接法，用一只 6J5 可以代替原来由两只 6J3 构成的混頻电路。在一般超外差收音机里，如果变頻管 6A2 坏了，也可以临时用它担任变頻，只要将原 6A2 管座的第 2 和第 7 脚接綫互換，可以直接插上代替 6A2，微調一下第一級中頻变压器的初級調諧回路，就可以像 6A2 一样的使用。不过 6J5 是銳截止式电子管，它不能加接自动增益控制，变頻增益也小些。

(程培其)

快速粮食湿度测定器

韓 章 乔

測定粮食的含水量，是粮食保管工作中一项很重要的工作。如果只靠經驗來估計粮食的含水量，是不够准确的，而采用秤量、烘干、計算等方法进行测量，操作又太复杂，所需時間也比较长。我們試制了一架“快速粮食湿度测定器”，結構較簡單，使用起来也比较方便，測量誤差一般不超过 $\pm 0.5\%$ 。下面我們把它介紹出来，供大家参考。



工作原理

如果我們在一个粮筒里装滿粮食，再給这些粮食加上一个固定的电压，那么由欧姆定律可知，流过粮食的电流和粮食的电阻成反比。通过粮食的电流越大，說明粮食的电阻越小。而粮食的电阻，与粮食的湿度有一定关系，一般說来，湿度越大，粮食的电阻就越小。根据这种关系，我們就可以求出通过不同湿度的粮食的电流，并根据湿度和电流的关系繪制出一条电流——湿度关系曲綫，如图1所示（繪曲綫时，可采用秤量、烘干、計算的方法确定粮食的湿度）。以后实际进行测量时，只要求出通过粮食的电流，就可以从曲綫上查出相应的湿度了。

由于各种粮食的电阻与它本身的性质、結構有关，所以对不同品种的粮食应分別进行测量，繪出不同的电流——湿度关系曲綫。

电 路

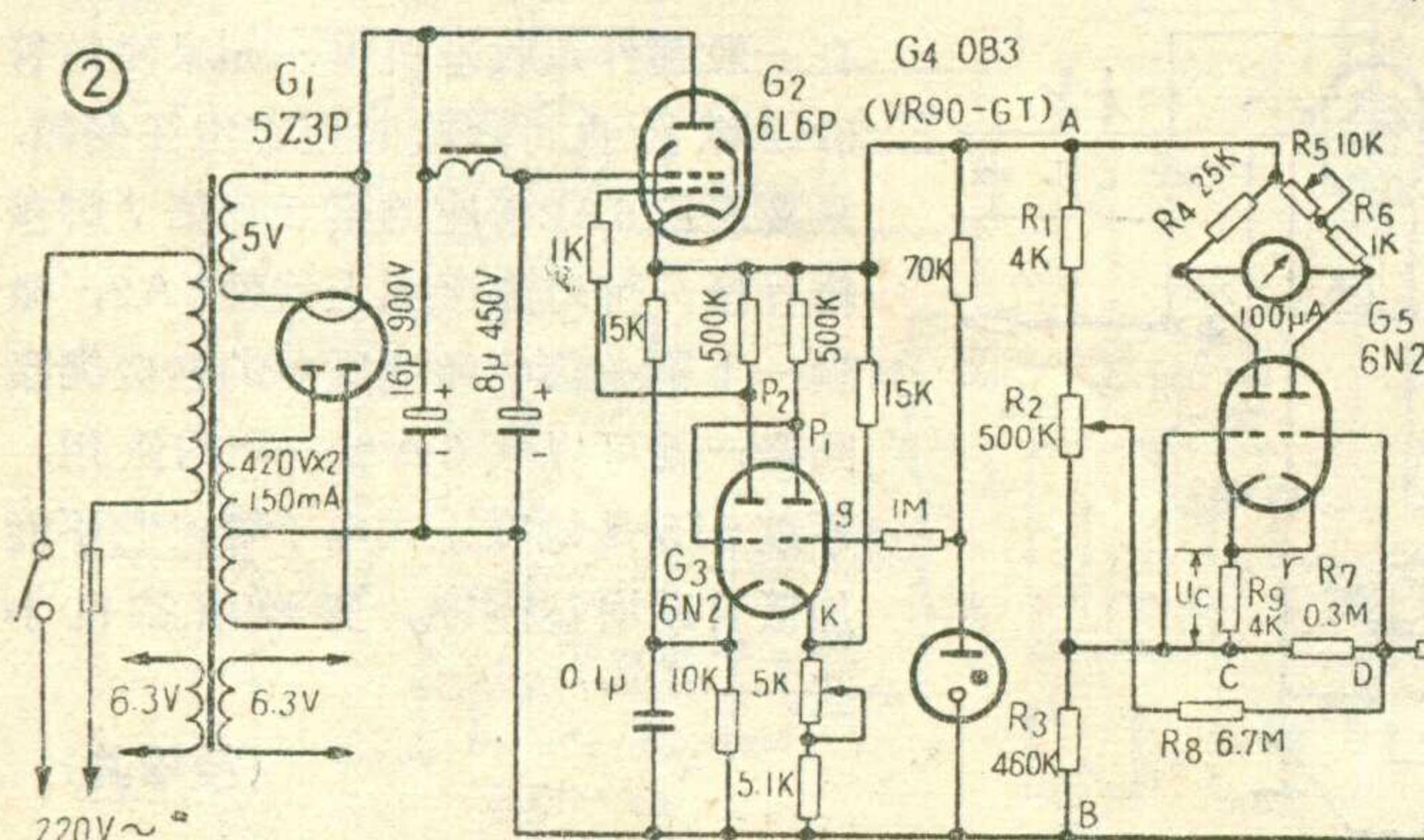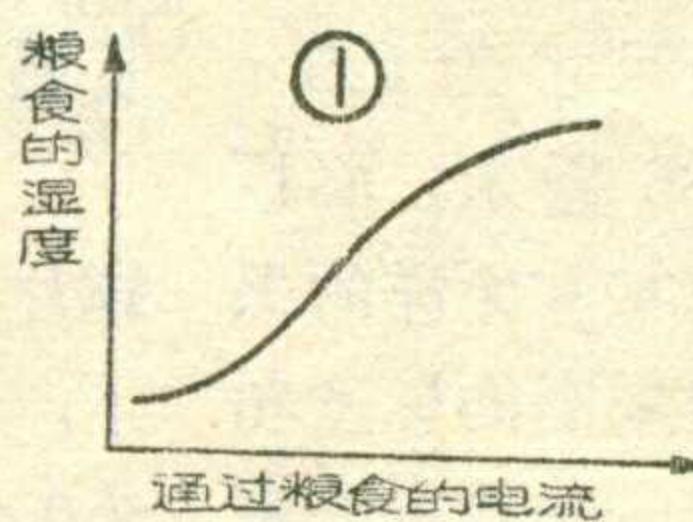快速粮食湿度测定器的电路如图2所示。它是由电源和测量电桥两部分构成的。在电源部分中，220伏交流市电經电源变压器和整流管 G_1 以后，加到調整管 G_2 和控制管 G_3 上。調整管可以随着負載或电源电压的变



动，自动改变內阻，因而可以改变它本身的电压降，使輸出电压稳定。例如，当輸出端（图2中 A、B 两点）电压升高时，控制管 G_3 左边三极管部分的阴极（K 点）电压将相应升高，而它的栅极（g 点）由于通过 $1M$ 电阻接到稳压管 G_4 上，所以电压保持不变。这就減小了 G_3 左边三极管的屏流，使 P_1 点电位升高， P_2 点电位降低，因此調整管 G_2 的內阻变大，它本身的电压降也变大，使輸出电压恢复正常。当輸出端电压降低时，这个过程正好相反。

測量电桥的四个臂分別用电阻 R_4 、 R_6 、电位器 R_5 和双三极管 G_5 的两个三极管部分的內阻构成。在电桥的对角线上接一个 100 微安的直流电流表。电子管 G_5 左边三极管栅极上的负电压 U_C 决定于电阻 R_9 上的电压降；而右边三极管栅极上的负电压則决定于电阻 R_9 和 R_7 上的电压降之和。 C 点电位基本上是不变的（因为 C 点接在分压电阻 R_3 上），但調節电位器 R_2 可以改变 D 点电位。当开关 S_1 和 S_2 均打开时，可适当調整 R_2 ，使 D 点电位高于 C 点，这时电桥可达到平衡，电表指針指零。当开关 S_1 闭合以后，电桥的平衡被破坏，这时可适当調整 R_5 ，使电表指針指最大。把开关 S_1 打开， S_2 闭合，即接上粮食电阻以后，则电表指針将根据粮食湿度的不同而指出一个相应的电流数值来。

使 用 說 明

使用时先接好电源，使仪器預热几分钟。然后調整 R_2 ，使指針指零，再按下开关 S_1 ，使指針指最大讀数，如不能达到，可适当調整 R_5 。这样反复調整几次，一直到打开 S_1 ，指針指零，閉合 S_1 ，指針指 $100\mu A$ 为止。这时把空粮筒裝好，閉合 S_2 （注意測量时 S_1 是打开的），測出未装粮食时的电流讀数，并記下来。然后再把粮食倒入粮筒，得出另一个电流讀数。根据两电流讀数之

差，再去查曲綫，就可求出粮食的湿度了。

这个仪器的量程还不够寬。可以將 R_7 改为阻值不同的一組电阻，用轉換开关改变阻值，这样可以扩大量程。

最后要說明一下，本仪器測量結果还不够十分精确，特別是繪制曲綫的条件和实际測量条件不同时，将会引起較大的誤差。仪器一次使用時間不能过长，否则由于溫度过高，也会引起誤差。这些都是有待于和大家共同研究改进的地方。

超再生式接收


徐 疾

在早期的电子管收音机中，再生式电路曾因为具有比較高的灵敏度而成为主要的一种接收无线电信号的方法。后来，又有比它灵敏度更高的超再生式电路出現，使当时体积笨重、讲究天綫装置的收音机可以改进为便携式收音机，給无线电爱好者带来不少方便。虽然在超外差式电路盛行的时候这两种电路用得较少，但当广播频率进入超短波之后，超再生式电路由于能够以简单的装置收听超短波调频广播，又再度引起无线电爱好者的兴趣；此外，超再生式接收电路在无线电遥控航模等一般简单的无线电遥控装置中应用也很广泛。这里我們打算談一下超再生式接收方法的工作原理。

一、从再生式接收法談起

超再生式接收法是由再生式接收法发展而来的，为了便于大家了解，我們从再生式接收談起。

图1是一种最简单的再生式接收

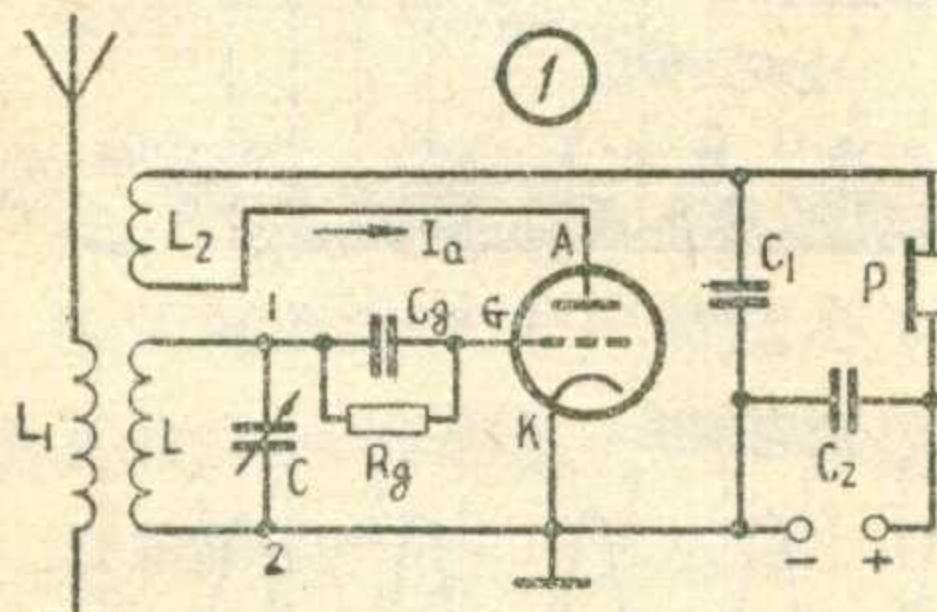

电路。外来信号的高頻电流流过天綫綫圈 L_1 时，在 LC 諧振回路內就感应出信号电动势。如果把諧振回路調諧到与外来信号的頻率相同时，那末 LC 回路中就得到最大的感应电动势。这一电动势所形成的电流在回路1、2两端产生了电压降，它的一端通过对高頻阻力很小的 C_g 輸入到电子管的栅极 G ，另一端加到电子管阴极 K 。 G 、 K 之間形成一个二极管，把高頻信号检波，检波后得到的音頻信号被电子管放大后流过負載(耳机 P)，便得到了

輸出信号。

加到 G 、 K 之間的高頻信号不但被检波，同时也被电子管放大，放大后的高頻电流流过綫圈 L_2 ，便通过 L_2 和 L 之間的电磁感应把放大了的高頻信号又回送到輸入端。这种反饋到輸入端的电动势和輸入信号电动势相位一致时就形成了所謂正反饋，一般叫这种作用为“再生”。正反饋的結果，由于把放大了很多倍的高頻信号迭加到輸入端，加强了輸入信号。不但如此，这个加强了的輸入信号繼續送给电子管放大，放大后又大了很多，又再回送到輸入端，如此反复进行的結果，使高頻信号大大加强，当然检波后的音頻信号也加强了，从而大大提高了接收机的灵敏度。所以有再生的电路具有很高的放大能力。

上述这种再生过程进行是极为迅速的，如果对反饋量不加以控制，高頻信号很快就增长到很大，以致使电路內产生自激振蕩，一般使用中調節再生的收音机发生嘯叫声就是这个原因。显然，发生振蕩以后，将破坏信号的正常接收。但如果控制反饋量，只让一定限度內的高頻信号反饋到輸入端，将不致引起振蕩，而信号却能得到加强，再生式收音机就是在这种方式下工作的。一般是用电位器或可变电容器控制反饋高頻电流的大小，使它工作在即将产生振蕩的临界点上。然而由于电源电压、电路調諧或信号頻率稍有变动，这种工作状态就会被破坏，或者引起自激振蕩，或者灵敏度会急剧减低，所以在这种临界振蕩的状态下工作是不够稳定的。如果把反饋量調得小一些，使它离开振蕩点远些，则又嫌灵敏度不够了。


怎样解决这一矛盾呢？

采用超再生式接收法是比较简单有效的。在超再生式电路


中，是将反饋量調节在有自激振蕩的工作状态，但另外又采取措施破坏这种振蕩，使它只能断續存在。这种断續出現的振蕩不致破坏信号的正常接收，但由于是在反饋量最大的工作状态下接收信号，因而使接收机有极高的灵敏度。这就是超再生接收方法的基本原理。換句話說，超再生式接收也就是工作于間歇振蕩状态下的再生式接收。

二、超再生接收的工作原理

图2所示是超再生式接收电路。

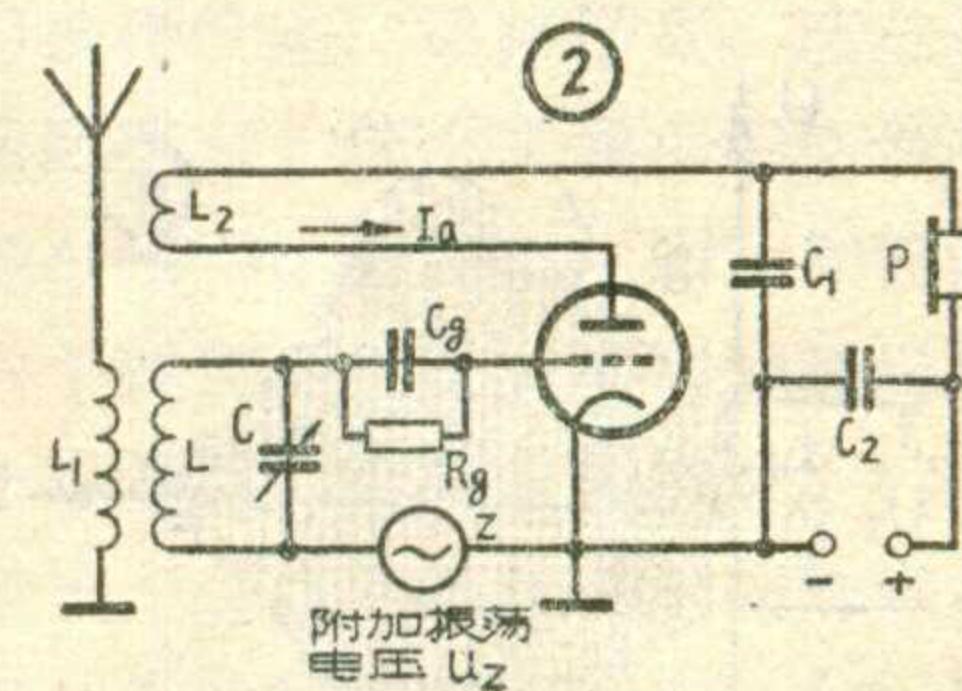


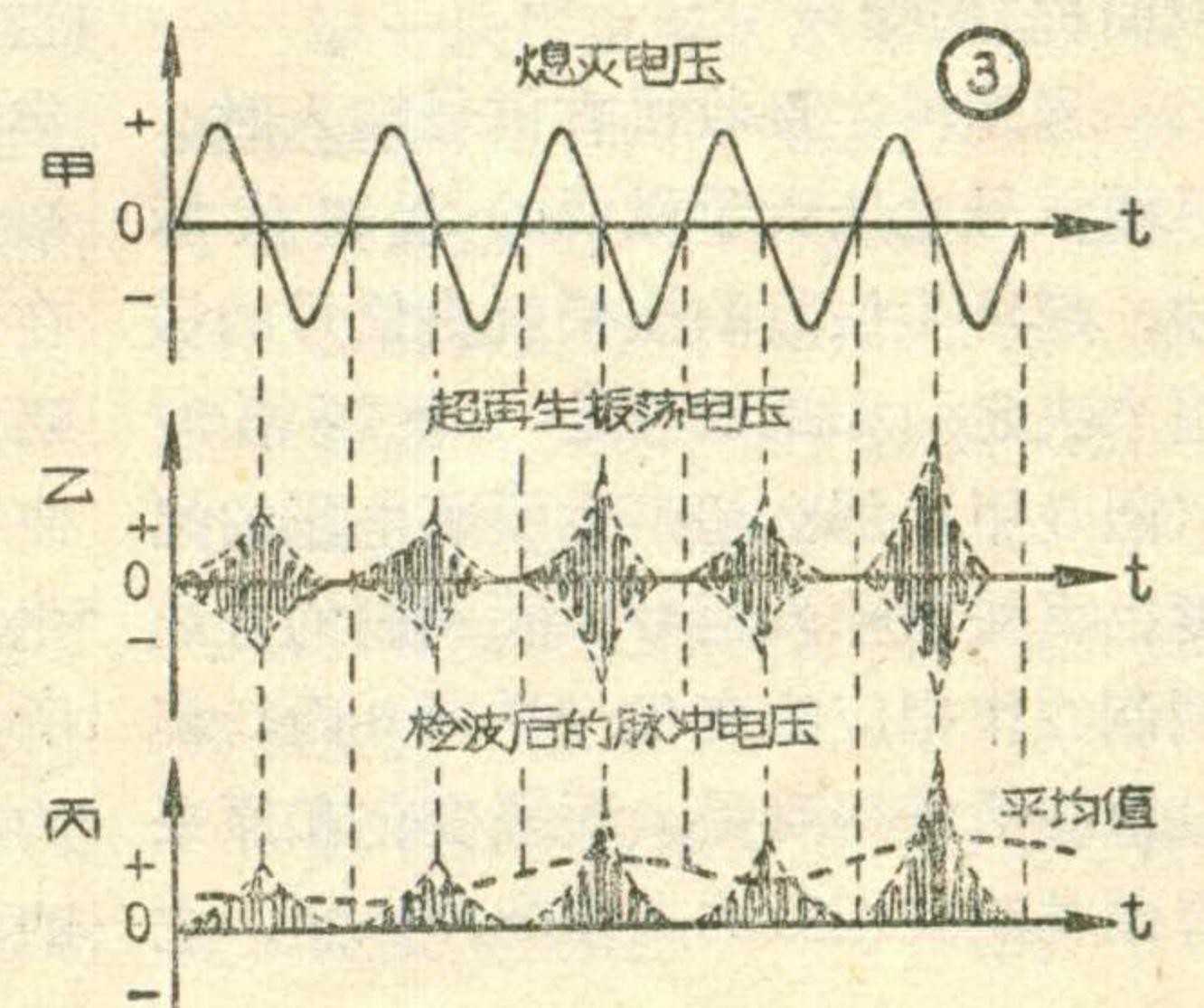与图1对照可看出，所不同的就是在电子管的栅极回路里增加了附加振蕩器 Z 。附加振蕩器产生的振蕩电压 u_z 可以周期性地改变电子管的栅偏压，当 u_z 的正半周加到栅极上时，在电子管特性曲線上的工作点位于跨导很大的部分，这时电路同再生式接收电路在反饋量达到振蕩点一样会发生自激振蕩。随后在 u_z 的负半周內，工作点移到了特性曲線跨导比較小的部分，振蕩因电子管的跨导的降低而“熄灭”了（參看图3的甲、乙）。当 u_z 又变




到正半周时，又使电子管工作在跨导大的状态，振荡又被激发，到负半周时，振荡又停止。如此反复下去，附加振荡器就使电路工作于间歇振荡的状态下。因振荡电压 u_Z 起着“熄灭”振荡的作用，故被称为“熄灭电压”。

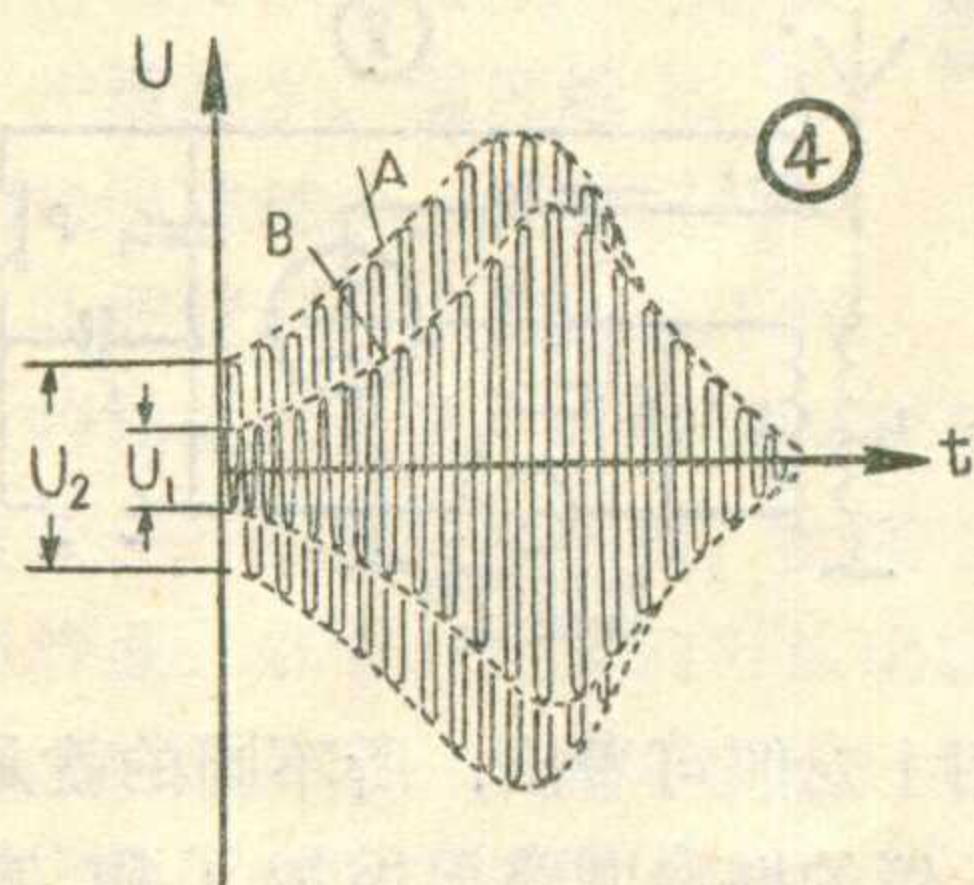超再生接收机在沒有信号輸入时，且在熄灭电压正半周期間，高頻自激振荡（以下叫超再生振荡）的产生是由电路的元件，特別是諧振回路元件和电子管等內部电子的无秩序热运动所造成的微弱电脉冲，經過反饋的作用而引起的。我們把引起振荡的这种微弱电脉冲称为电起伏脉冲。超再生振荡的振幅，则与这种脉冲的起始电压有关：起始电压越大，所引起的高頻超再生振荡的振幅也愈大，从建立而增长到最大振幅的时间也愈短，如图 4 所示，起始电压 U_2 比 U_1 大，



振荡曲綫 A 的峰值比曲綫 B 大，到达峰值也快一些。我們知道，元件里面电子的热运动是杂乱无章的，所以由电起伏脉冲所引起的超再生振荡的振幅、持續时间和周期也都是不規則的。經過检波之后，便得到一些高頻脉冲（見图 3 丙），这些脉冲的平均值就是一种幅度作无規則变化的音頻电压，它使我們从超再生接收机上听到一种噓噓声，一般叫它“超再生噪声”或簡称“超噪声”。

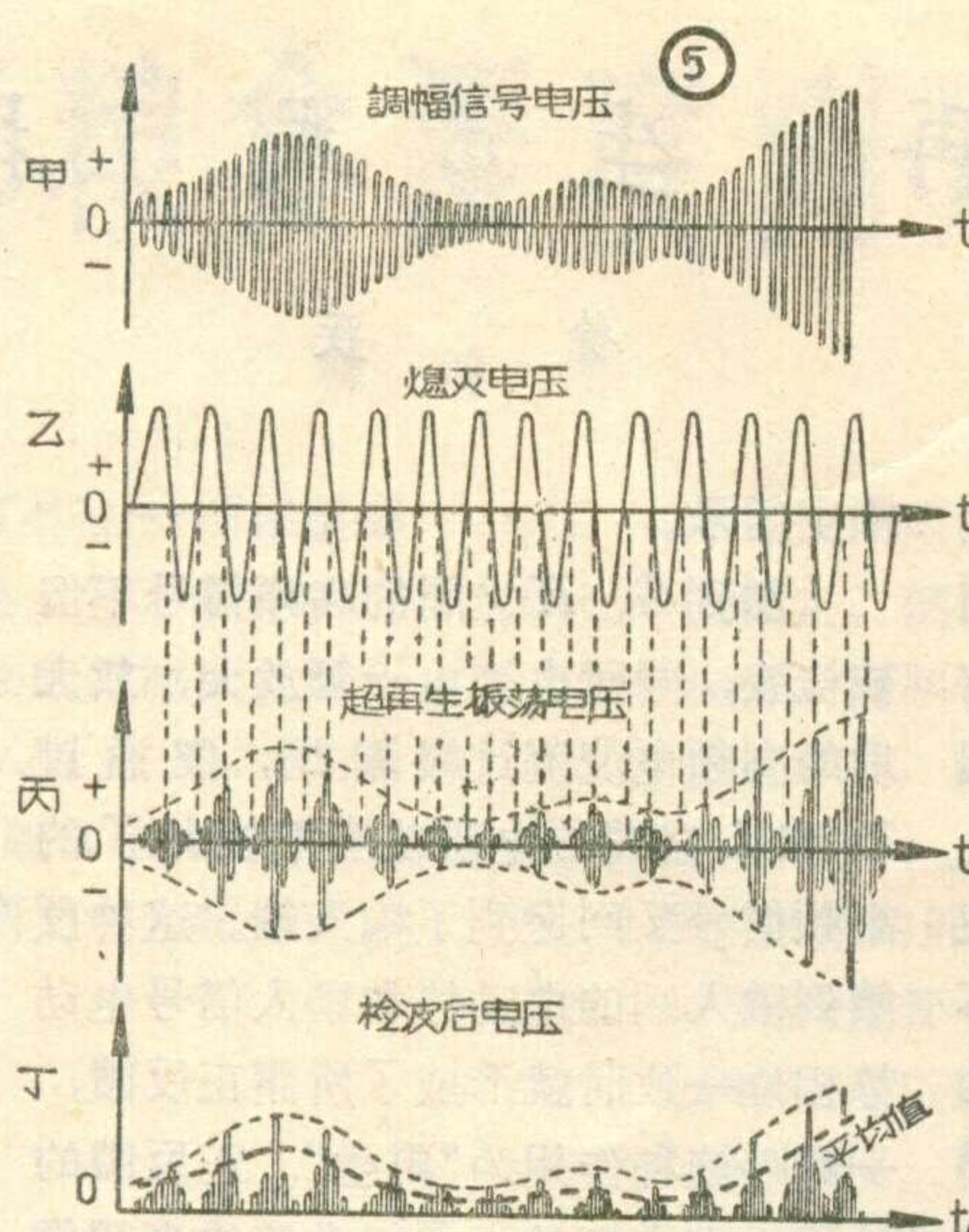当超再生接收机有信号輸入时，只要信号电压大于微弱的电起伏脉冲，超再生振荡的振幅就由信号的振幅来决定。如果信号是一个調幅波（图 5 甲），那么超再生振荡电压的幅度也将按照輸入信号上面調制的音頻調制波作相应的变化（見图 5 丙）。經過检波后将得到最大振幅变化和原来音頻調制波相似的高頻脉冲电压，它



的平均值就反映出原来的調制音頻信号的变化（如图 5 丁所示），因而使我們收到了音頻信号。由于这时候超再生振荡不再由电起伏脉冲决定它的振幅，所以接收信号时，超再生的噪声就会被信号压制住，耳机里只听到所传送的信号声音，而不是噓噓声了。



三、超再生接收的直線性和非直線性

在熄灭电压频率不同的情况下，超再生振荡还有直線性的和非直線性的两种工作状态。

在熄灭频率相当高的时候，超再生振荡状态是直線性的：它的振幅和引起振荡的起始电压的振幅（信号电压）成正比。这是因为在熄灭电压频率相当高时，在熄灭电压的正半周期間，超再生振荡的幅度虽然一直增长，但是在还未达到尽可能大的振幅值时，负半周便已来临，使振荡衰減下去。它的变化过程見图 6 (a)。如前所述，在每一个熄灭电压的正半周期間，振荡幅度的最大值是取决于起始电

压的高低，因此，这时的超再生振荡的幅度是和信号电压的振幅成正比的。如果接收机接收調幅波，在检波器后面检出的音頻电压便和信号上面所調制的音頻电压非常相近，失真比較小。但也由于这种原因，超再生噪声是較为剧烈的；而且电源电压的变动对超再生級的放大率影响較大，必須采取稳定电源电压的措施。最后，在直線性状态下工作的超再生級調整也較困难。因此在無綫电爱好者的收音机內很少采用直線性超再生状态。

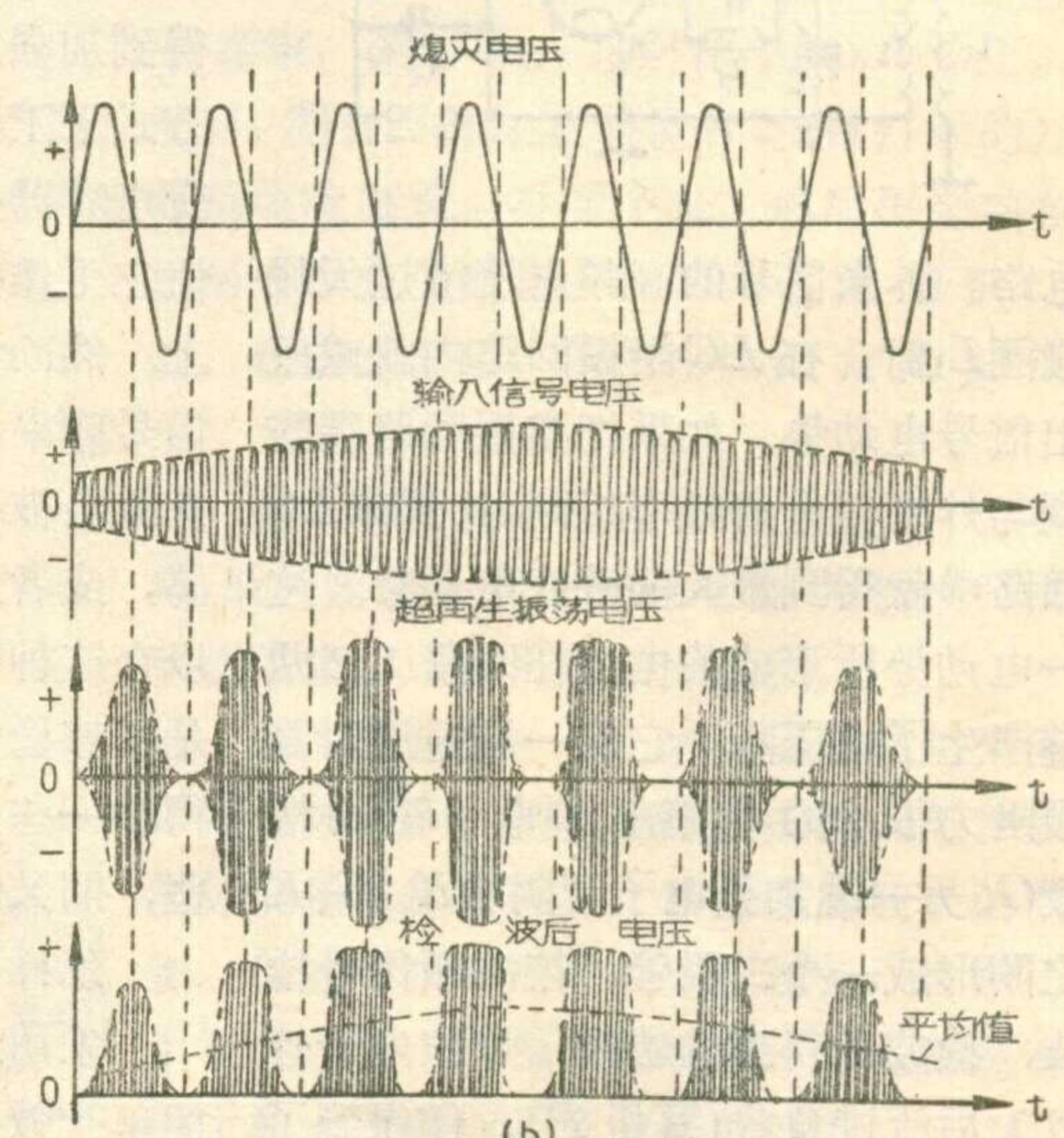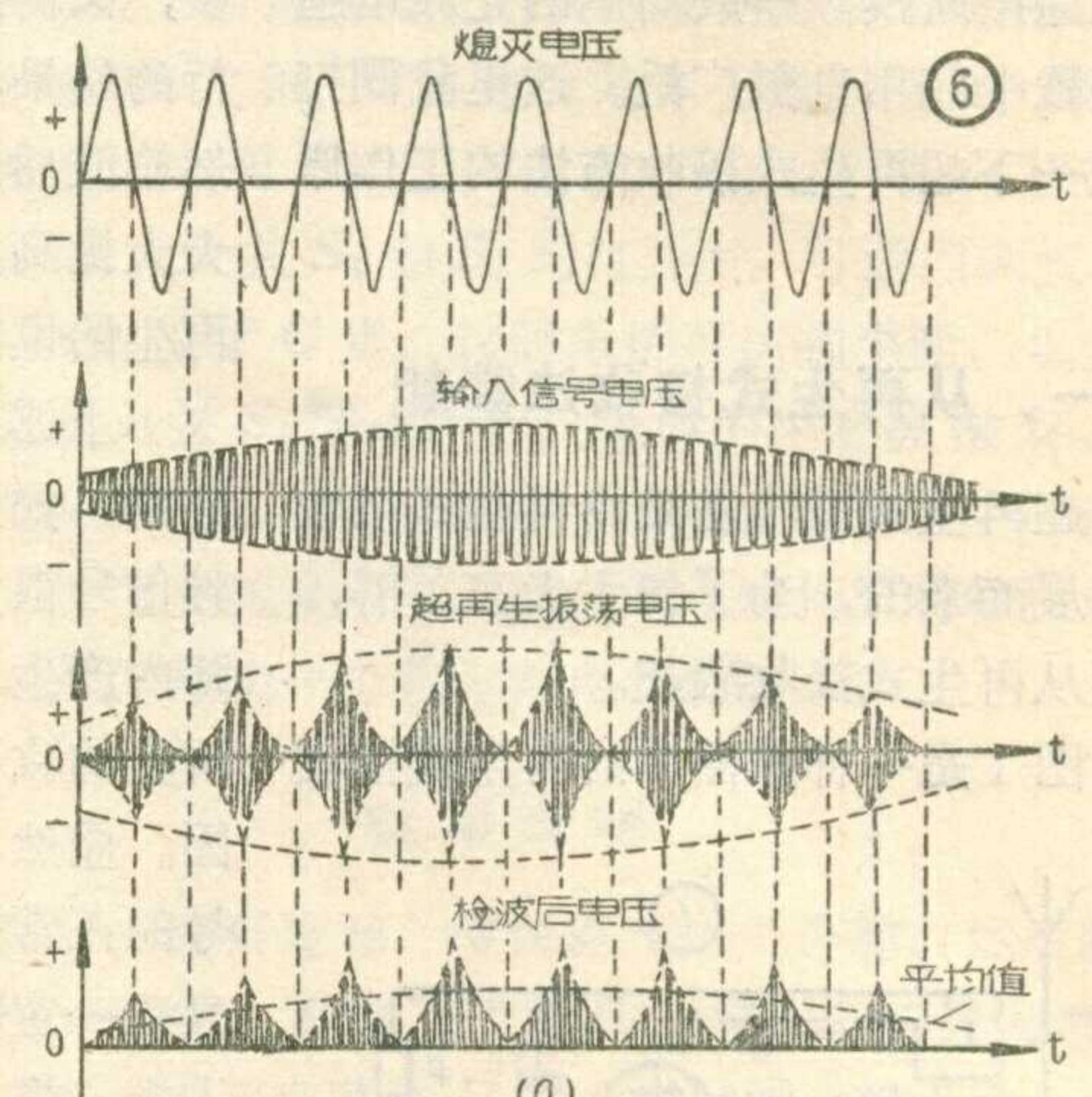若将熄灭频率降低到某一程度，可以使超再生振荡处在另一种所謂非直線性的状态。这时，由于熄灭电压的正、負半周变化的時間較长，在它正半周期間，超再生振荡的幅度不仅可以达到最大值，而且有一



段时间都保持着最大振幅，直到熄灭电压进入负半周振荡才开始衰减，如图 6(b)所示。因此，超再生振荡幅度的最大值不随信号起始电压的高低而变化，起始电压仅仅影响振荡增长起来所需要的时间。起始电压愈高，超再生振荡振幅到达最大值所需的时间就愈短，振荡保持最大振幅的时间也就愈长，如图 6(b) 所示。由此看出，在非直綫性状态下，当輸入信号的振荡幅度变化时，发生变化的不是超再生振荡的最大振幅，而是这个最大振幅的持续时间。这样，超再生振荡經過检波后得到的平均电压值就与超再生振荡的持续时间成正比，而不是与輸入信号的振幅成正比。这就不能像直綫性状态那样很真实地反映出調制信号的形状，而产生相当大的非直綫性失真。


在非直綫性状态下工作的超再生电路里，当电源电压变动时对超再生振荡的振幅最大值没有什么影响，所以放大率是比较稳定的。同时，由于放大的非直綫性，削弱了超噪声的影响。但是，非直綫性的超再生接收会产生相当大的非直綫性的失真，这对收信是不利的。但在无綫电爱好者的接收机中仍广泛采用非直綫性状态，因为在这种状态下工作調整比較容易，同时性能亦較稳定。

四、熄灭频率的产生和选择

熄灭频率的产生可有两类方式，一类是采用单独的熄灭频率振荡器供給，这种叫做“他灭式”超再生；另一类是由超再生級本身产生熄灭振荡，叫做“自灭式”超再生。后一种电路比較簡單，使用零件較省，装置和調整都比較容易，虽然它的工作状态是属于非直綫性的，但是它具有这些优点，所以大多数超再生式收音机都采用这类电路。

实用的超再生式电路形式很多，由于篇幅所限不能詳細分析，这里仅举一种自灭式超再生接收电路为例，来着重談一下产生熄灭频率的这部分电路。

在图 7 所示电路中，熄灭频率的

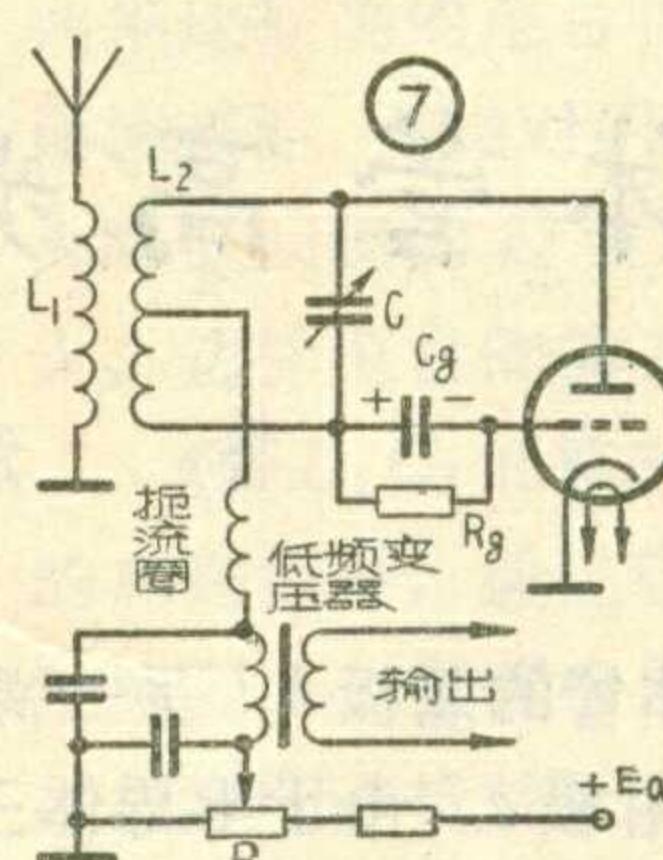

振荡是从栅极电容器 C_g 上得到的。当电路中有微弱电起伏脉冲引起超再生振荡时，加于栅极上的电压便进入了正值范围，同时便产生了对电容器 C_g 的充电栅流。这栅流使 C_g 两端形成了电压降，它的极性如图中所示。这个电压降随着超再生振荡振幅同时增加。由于 C_g 上的电压降负端加到电子管栅极，所以当 C_g 上的电压降增加到使电子管的工作点移到特性曲綫跨导小的部分时，振荡条件便被破坏，振荡开始衰减。在振荡衰减的同时电容 C_g 便通过电阻 R_g 进行放电，这时 C_g 两端的电压逐渐減小，电子管栅极端的负电压也逐渐減小，电子管工作点的跨导随之增加，到某一时刻将重新达到自激振荡条件，又重复前述过程。这样反复进行的结果便形成了間歇的超再生自激振荡，而电容 C_g 上的充、放电形成了熄灭电压的振荡，它的频率即由 $R_g C_g$ 的時間常数所决定。

熄灭频率的选择主要根据三个条件，首先，为了不影响音频信号的收听，熄灭频率应选择在人的耳朵听不见的超声頻范围内；其次，熄灭频率应当比信号频率（载波频率）低得多，否则在熄灭电压的正半周期間，超再生振荡的振幅来不及增长到足够大的值；再次，根据超再生接收的工作状态，直綫性工作状态的熄灭频率要比非直綫性的高。从前二个条件可以看出，在中波内实现上述条件是很困难的，而在超短波时，却可选择最有利的熄灭频率。一般无綫电爱好者在超短波的超再生接收机中，采用的熄灭频率为 200 千赫左右。

五、超再生接收的优点

从上面的简单介紹中我們知道了超再生接收的基本原理，从这些基本原理中可以看出它有许多优点，最突出的是它有极高的灵敏度而电路很简单，这是因为只要很小的信号输入，就能够引起强烈的超再生振荡而得到很大的放大率，装置良好的超再生接收机，只要有几微伏的信号电压输入就能工作。而且这个放大率的数值实际上与电子管的放大特性沒有多大的关系。由于超再生接收机可以做得比較简单，所以可以减小体积，減輕重量，这对航模制作是十分重要的；其次由于使用元件少，所以节省用电和制作費用。

超再生接收的另一个优点是便于用同一个电路达到发射与接收两个用途。例如在图 7 的电路里，只要把 R_g 、 C_g 的時間常数减小一些，就可以使这个电路变成一个普通的振荡器，因此这种电路在便携式的电台中用的較多。

超再生接收方法也有一些缺点：

(1)选择性差，通頻帶寬；这是因为調諧回路对于邻近主頻率的信号总是不能分隔得十分清楚，因此相邻的微弱的干扰信号也将同样引起超再生振荡，在检波后听到它的杂音。(2)噪声較大，这点对工作在直綫性状态的超再生接收机显得更严重。(3)因为在接收信号的过程中要产生时断时續的振荡，若这些振荡能量直接与天綫耦合，则将有振荡波从天綫上发射出去，干扰邻近接收机的工作。为了防止这种現象，有时在超再生电路前面加一級調諧放大，使超再生級与天綫不直接耦合。

螺絲釘鋸短的簡法

取一块厚度等于所需螺絲釘长度的木板，并钻一孔，孔的大小应略小于螺絲釘直徑。然后把螺絲釘旋入孔內，使螺絲釘要鋸掉的部分在木板的另一面露出。这样左手握住木板，右手持鋸，把鋸条紧貼在木板面上，就可以很容易地把螺絲釘鋸短到所需要的长度。

这个方法对缺少工具的爱好者來說，是很实用的。
(夫)



半导体管高频放大电路

魯 濱

要想使半导体收音机具有較高的灵敏度、較好的选择性和比較滿意的声音，在这种收音机的电路中除了要有低頻放大电路以外，还需要有高頻放大电路，或者說高頻放大器。常見的高頻放大电路一般可分为两类：一类是調諧式的；另一类是非調諧式的。

調諧式高頻放大电路是以 LC 調諧回路（图1的 L_3C_3 回路）作为負載，工作时将它和輸入調諧回路 L_1C_1 同步地調諧到所要放大的信号频率上。非調諧式高頻放大电路一般是以电阻（图2中的 R_3 ）或高頻铁氧体磁心变压器（图中 B_1 ）作为負載。前一种电路具有較高的放大倍数和較好的选择性，后一种电路的灵敏度和选择性則比較差，但它在調整时比較容易，使用的元件也少，所以一般业余无线电爱好者使用較多。对灵敏度和选择性的缺陷則用再生回輸的方法来弥补。

一、基本工作原理


在图1所示調諧式高頻放大电路中，由一般天綫接收或者由磁性天綫感应所得到的高頻信号传到 L_1C_1 調諧回路加以选择后，在回路两端取出所要收听的信号。由于半导体管的輸入阻抗比 L_1C_1 調諧回路的阻抗低，如果把它們直接連接起来，信号将不能很好传輸，效率很低，所以从 L_1C_1 选出的高頻信号需要通过变压器（即磁性天綫）耦合到半导体管的輸入端，使它們的阻抗匹配（参阅前一期本专栏的讲解）。經過

变压器后在次級綫圈 L_2 上得到的高頻信号，

一端加到半导体管的基极 b ，另一端通过 C_2 加到发射极 e 。由于半导体三极管有放大作用（这在本专栏以前有关文章里已作詳細分析），在它的集电极电路里的負載 L_3C_3 回路两端便得到放大了的高頻信号。这时回路 L_3C_3 对高頻信号又进行了一次选择，以得到更加純淨的信号频率。因为这种高頻放大电路有两次选择高頻信号的作用，所以收音机的选择性得以提高。但 L_1C_1 和 L_3C_3 两个回路需要准确地同步調諧。 L_3C_3 所选出的信号用变压器耦合或阻容耦合传到下一級放大电路。


在这个放大电路內，通过 R_1 、 R_2 給放大管发射結提供所需要的正向偏压，集电結所需的反向偏压則通过 L_3 的一部分綫圈加到 c 、 e 之間。图1、图2中的电容器 C_2 的作用是让 L_2 上的高頻信号能够順利地通过它加到 e 极去。如果没有这个电容器，高頻信号将主要通过电阻 R_2 加到 e 极（因 R_1 比 R_2 大得多，經 R_1 和电池到达 e 极的部分比較小），而电阻 R_2 比发射

这种电路中，放大后的高頻信号，有一路經過負載电阻

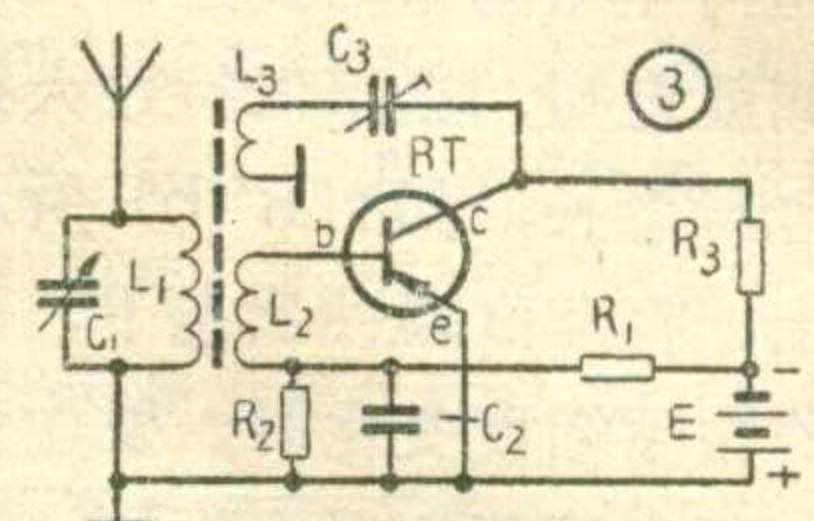

R_3 和电源回到 e 极成回路，从 R_3 上取出的信号电压加到下一級放大电路去；另外还有一路从 c 极經 C_3L_3 到公共地綫，回到 e 极，而 L_3 和 L_1 同繞在一根磁性天綫棒上，所以通过 L_3 的这部分高頻信号就通过感应传到 L_1 、 C_1 調諧回路。因此放大后的高頻信号中有一部分又回送到放大器的輸入回路。該回路的高頻信号便得到进一步加强。加强后的高頻信号再送給半导体管放大，放大后又回輸到前面的調諧回路，这种过程反复进行的結果，使信号大大增强，这种过程就叫“再生”。起再生作用的这部分电路叫再生电路。

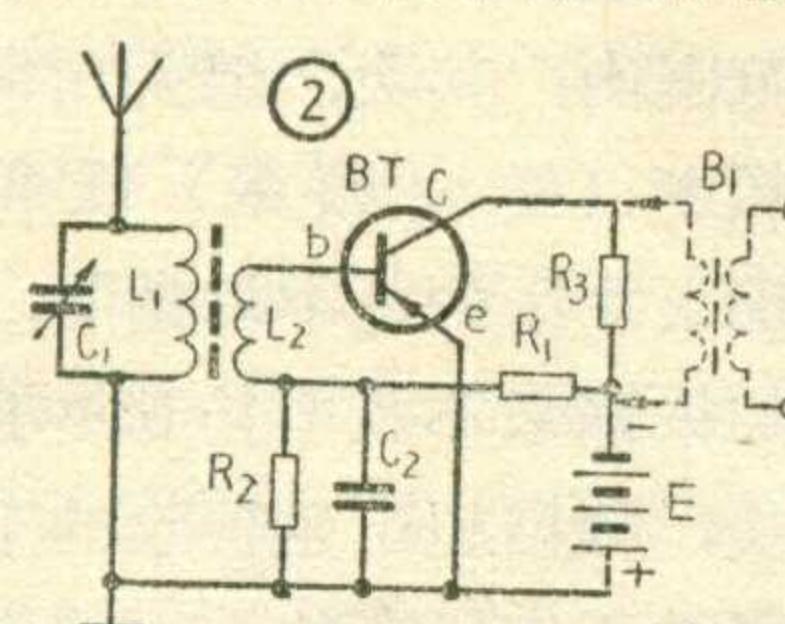当放大后的高頻信号回輸到調諧回路 L_1C_1 时，这个調諧回路的原有阻抗 R_K 就发生了变化，回輸信号的电流越大，阻抗 R_K 就越小，同时回路的质量因数 Q_K 就越大，选择性也越好，因此这个加有再生回輸的高頻放大电路能够提高选择性。当然由于再生回輸，放大电路的放大能力也有提高，收音机的灵敏度将有很大提高，但当接收的高頻信号很弱，而再生回輸信号过强的时候，会产生振蕩，出現嘯叫声，这个电路的工作状态就不稳定。因此，所加的再生回輸信号要有一定的强度。有許多方法能控制再生的强度。图3中是用調整半可調电容器 C_3 的大小和調整 L_3 与 L_1 間耦合的松紧，来控制再生回輸的强弱：当 C_3 加大， L_3 与 L_1 耦合較紧的时候，流过的高頻电流就多，再生就强；反之再生就弱。在装半导体收音机时一次調整好 C_3 的大小，或




很大一部分降落在 R_2 上，只有少部分能加到 e 极。

图2是非調諧式高頻放大电路，它的工作原理和調諧式的基本相同，不同的只是經半导体管放大后的高頻信号是加到电阻 R_3 或耦合变压器 B_1 的初級圈上（图中虛綫所示）。

二、再生回輸

图3是加了再生回輸（或叫反饋）的非調諧式高放电路。加了再生以后可使高放电路工作效果大为改善。在

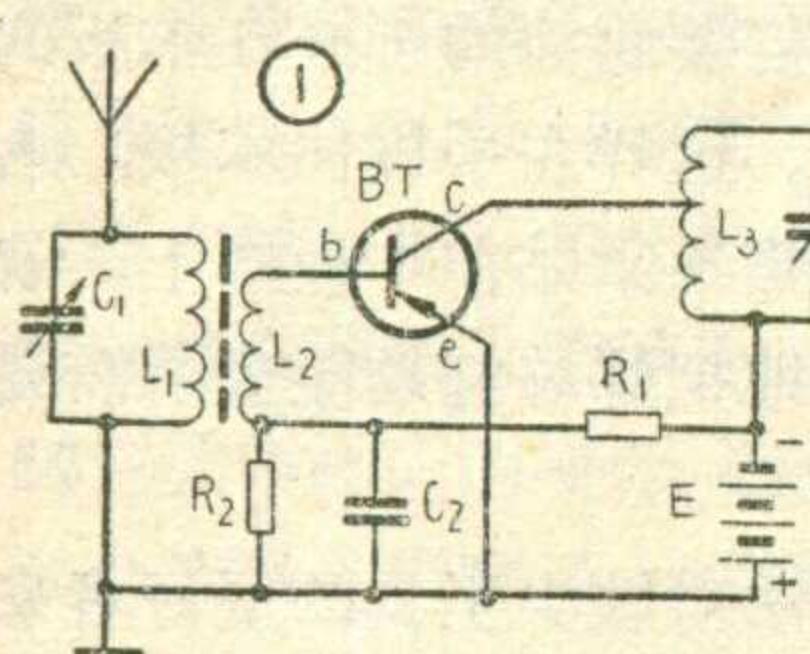


将 L_3 在磁棒上移动到合适的位置，使再生强弱合适，把它固定住，以后就可以不动了。

上面分析的是高频放大电路的基本工作原理，在半导体收音机中应用时有很多种电路形式，下面我們举一、二种实用电路做例子进一步分析一下。

三、倍压检波来复再生式单管收音机电路

这种电路除了有高放和再生回輸作用外，还有“倍压检波”和“来复”这两种作用。

先用图4來說明“来复”作用的原

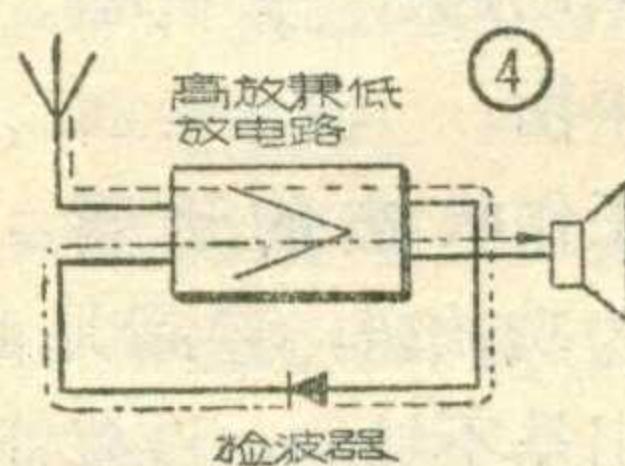

理。由天綫接收到的高頻信号送进由高頻管担任的高放兼低放电路进

行第一次高頻放大，放大后的高頻信号送给检波器检波，检波后所得的音頻信号再回輸到該电路輸入端，由它再作一次低頻放大，然后送给耳机或揚声器放出声音。图中的虛綫和点划綫代表信号在收音机內传送的路徑。这种用一个放大电路反复放大信号的方式叫“来复”。采用来复式电路，使得一个半导体三极管能兼作高頻放大与低頻放大，能节省器材，提高工作效率，因此得到了广泛的应用。


图5是一个用倍压检波的来复再生式单管收音机的电路。这个电路綜合了来复、再生、倍压检波和非調諧式高頻放大电路的优点，因此灵敏度較高，选择性較好，效率也很高。

由天綫接收下来的各个电台的高頻信号經過 C_2 传到調諧回路 $L_1 C_1$ 。 C_2 的作用是减小天綫长度对 $L_1 C_1$ 回路的影响。在这里如果把天綫直接接到 $L_1 C_1$ 回路，不通过 C_2 ，則由于天綫和地之間有电容，这个电容并联在回路两端，使回路的最小电容量增加很多，結果将使回路可調的频率范围大大縮小，波段高端

频率比較高的电台将收不到；而且直接連接时，天綫对回路耦合很紧，会大大降低回路的 Q 值，結果电路損失大，选择电台的能力也将降低。

經 $L_1 C_1$ 回路选择出的所要收听的高頻信号，通过磁性天綫耦合到匹配綫圈 L_2 ，加到半导体管的基极和发射极之間进行放大。此时在 L_2 、 C_4 、 e 极、 b 极組成的回路內有高頻电流流动，如图中虛綫所示路徑。經放大后的高頻信号从集电极輸出，一路由 c 极、 C_8 、 A 点、 D_2 、 C_7 （或 D_1 、 C_6 ）、 B 点到 e 极形成高頻电流回路（图中虛綫所示），因高頻扼流圈 L_4 对高頻电流有阻流作用，所以不会通过它到后面去。另一路由 c 极、 C_8 、 L_3 、公共地綫、 B 点到 e 极形成高頻电流回路，因此有一部分高頻信号通过感应又重新回到調諧回路 $L_1 C_1$ 去“再生”。由于 C_8 的容量較小（100~200微微法），虽然高頻信号容易通过，但对低頻信号阻抗很大，不容易通过，所以它的作用是阻止低頻信号，这样，被来复放大后的低頻信号就不致加到检波电路去。流过 D_1 、 D_2 的高頻电流将被检波（以下将談它的过程），检波后所得的音頻电压由变压器 B 初級 1、2 感应到次級 3、4，3 端經 L_2 加到半导体管的基极，4 端加到 e 极进行低頻放大（图中点划綫表示低頻电流路徑）。放大后的低頻信号通过高頻扼流圈到舌簧揚声器或耳机放出声音。

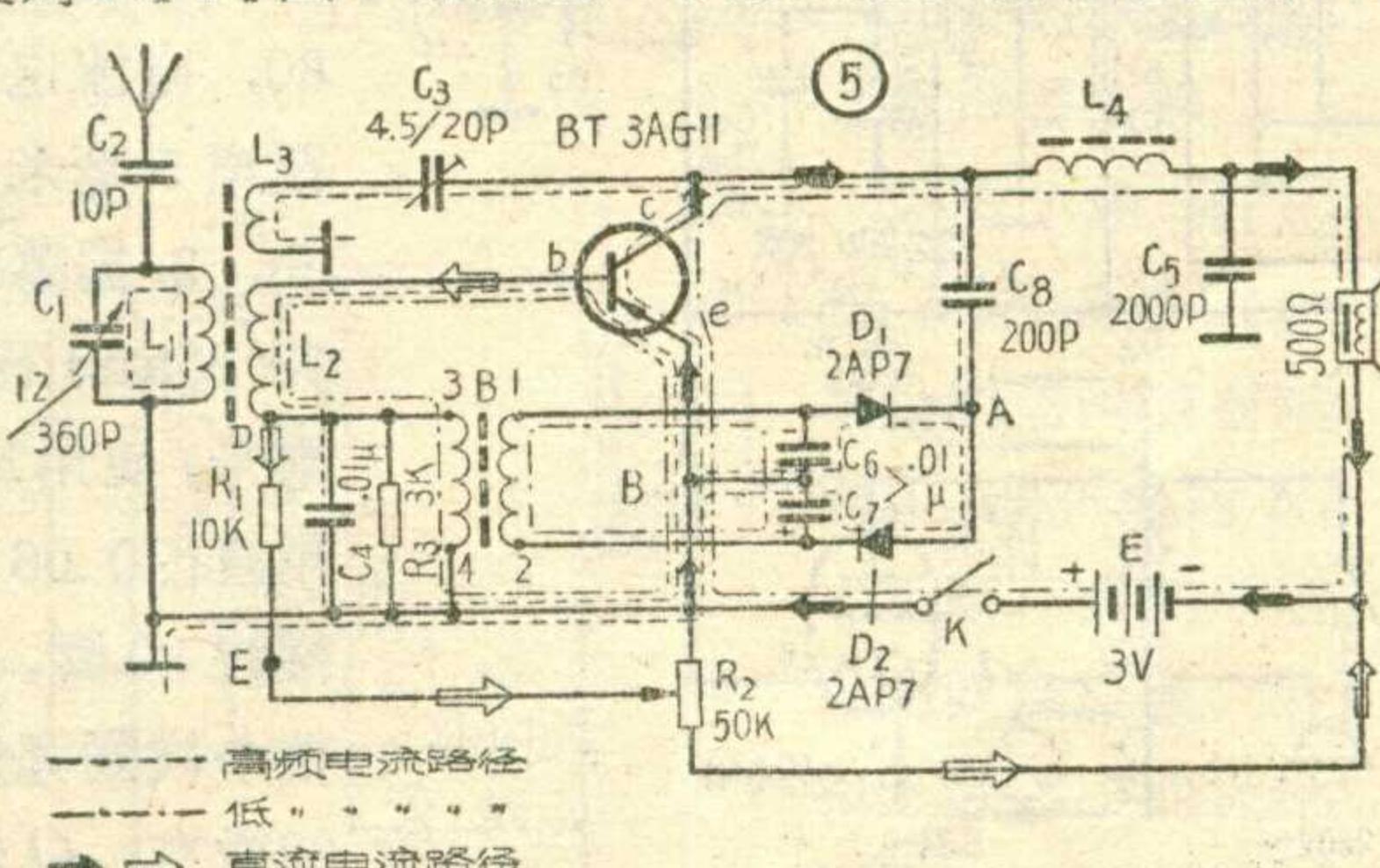电路中的 R_1 、 R_2 和 R_3 是用来供给半导体管发射結所需直流偏压，直流由电池正极出发，經开关 K 、 R_3 、 R_1 和 R_2 的一部分回到电池负极。从 R_3 上得到的电压降一端加到 b 极，另一端加到 e 极做偏压，调节电位器 R_2 的



滑臂，使串接在直流电路內 R_2 的滑臂到下端的电阻大些或小些，就能使电路电流变化， R_3 上的电压降也将变化，从而控制发射結上偏压的大小。 R_1 起保护作用，防止 R_2 滑臂調到最下端时，电池全部加到 b 极和 e 极間而使半导体管损坏。

現再把
图5中的倍
压检波电路

部分抽出来用图6单独說明。

从上面可知，高頻信号被放大以后，在 A 、 B 两点之間將有高頻交流电流流通。当高頻电流的正半周时， A 点正 B 点負，它将通过半导体二极管 D_2 給电容器 C_7 充电，在負半周时，则通过 D_1 給电容器 C_6 充电。而电容器 C_7 和 C_6 上的充电电压极性相同，因此在低頻变压器 B 初級圈 1、2 两端就得到一个两倍于原信号的电压，通过变压器 B 耦合传到次級 3、4 两端。 L_2 的音頻阻抗較低，因此 3、4 两端的电压大部分加到半导体管的发射极与基极之間。

图5中的 C_5 是高頻旁路电容器，将經過 L_4 后仍殘存的高頻信号旁路到公共地綫，使它不致流过揚声器。

四、来复再生式两管收音机电路

掌握了半导体管低頻放大电路（參看本专栏前一期）和高頻放大电路的基本工作原理以后，已經能分析一般簡易的半导体收音机的电路。这一节我們再举一个有高放电路和低放电路的两管来复再生式收音机（見图2）來談一談。

由于有高頻放大和低頻放大，还有再生和倍压检波，所以这种电路能得到較大的声音和較好的选择性。

这个电路的前一部分和上一节的电路大同小异，只是检波器采用了另一种一般常见的倍压检波电路。图8 所示倍压检波电路是从图7 簡化后得到的。被高頻半导体三极管 BT_1 放大了的高頻信号从 c 极和 e 极取出（图

（下轉第 17 頁）

海棠 63-31型交流三灯收音机

楊 善 道

海棠 63-31 型交流三灯收音机是武汉市无线电厂出产的普及型电子管收音机。该机在电气性能、工艺结构、外型等方面都达到一定水平。它的特点是：

1. 电路简单；采用二极管检波，以降低大信号失真；选用帘栅再生以提高灵敏度和选择性；中频变压器不加屏蔽，以及变频级加自动音量控制。

2. 零件少；排列整齐，便于维修。底板上、下的零件布置图见本期封底。

3. 省电安全：全机消耗功率 25 瓦；底板不带电。

一、几个技术問題的討論

普及机由于少了一个中放级，为了使灵敏度和选择性都能兼顾，在本机上采取了一些措施。


1. 变频級增益的提高和低端嘯叫声的抑制：帘栅再生圈和屏极綫圈分开（见图 1），使帘栅压可以加到正常的 90 伏，屏压加到 200 伏，这时调整振荡綫圈抽头至 4 圈，使本振栅压维持 6~7 伏，6A2 屏流維持手册規定 3 毫安，这样使变频管仍工作在跨

导—屏流曲綫的直綫部分，从而有效地提高了变頻增益。

普及机一般在低端本地强力电台播音时，会在刻度上几点出现强烈的嘯叫声。其原因多在于输入級选择性差，以及本机振蕩过强，使本地电台二次諧波和本振二次諧波相差拍，产生 3~4 千赫的叫声。例如：本地电台为 770 千赫，而在 613 千赫附近出現嘯叫声，即本地电台的二次諧波 $2 \times 770 = 1540$ 千赫和本振频率二次諧波 $2 \times (613 + 465) = 2156$ 千赫差拍波为 616 千赫，它和 613 千赫串过中频变压器后再差拍而出现 3 千赫的嘯叫声。

因此本机上为了抑制嘯叫声，除降低本振綫圈抽头外，在輸入回路还采用純电感耦合，初、次級綫圈之間不跨接电容器。

2. 解决变頻再生与选择性和频率特性的矛盾：普及机不得不加再生，而再生对于高端增益的提高較为显著，对低端則帮助不大。但是，再生过强将使选择性曲綫单边，整机频率特性变坏，本机中频变压器选用 150 微微法电容器，并将再生圈調整为 22 圈，这时，对于中等跨导的 6A2 管子，再

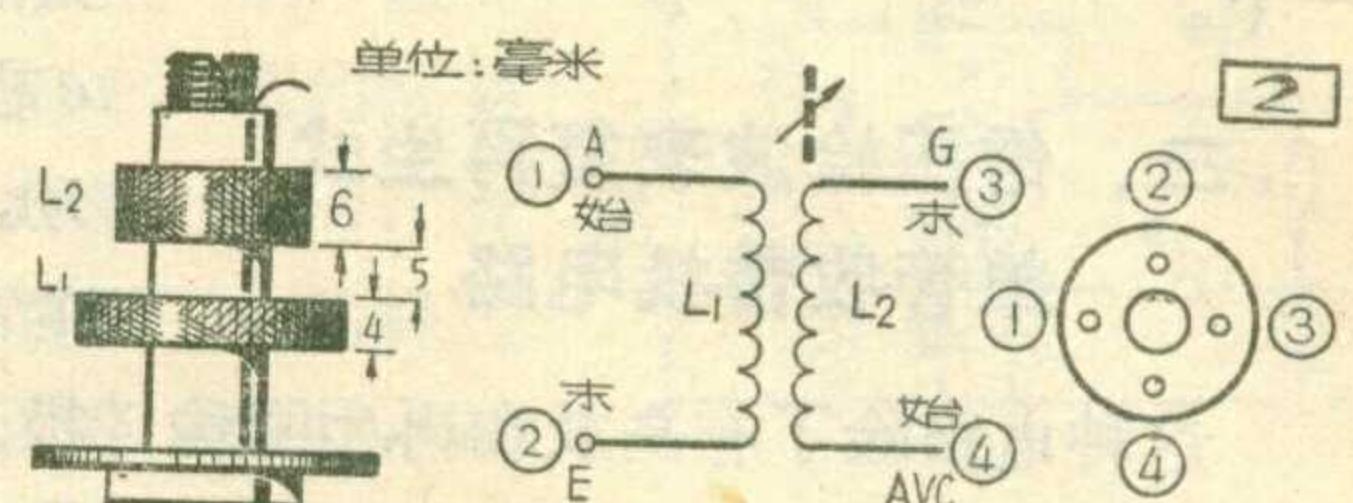


生使中頻增益提高 1.8 倍，高端灵敏度提高 2 倍，低端灵敏度提高 0.5 倍，选择性提高 4~5 分貝，全机高、低端灵敏度比較平衡。


3. 功放級工作状态的选择：用 6N1 的半边作为功放級，要滿足 100 毫瓦的額定輸出是不够的，过載能力很差，尤其在 200 赫处失真很大。本机将 6N1 阴极电阻选用 300 欧姆；并將輸出变压器阻抗比提高为 20 千欧姆：3.5 欧姆；在屏压 220 伏时維持屏流为 10 毫安，輸出变压器铁心迭厚增至 15~18 毫米；采取这些措施后，使 200 赫处失真較小，輸出功率提高到 300 毫瓦。

二、主要元件数据

1. 天綫綫圈(图 2)：选用 M6 × 12 Man4 磁性瓷心，綫圈骨架直徑 8 毫米，使用二次折弯蜂房式繞法，初級 L₁ 用直徑 0.12 毫米的單股单絲包漆包綫繞 300 圈，寬度 4 毫米，电感量为 1.0 毫亨，Q 值 > 45，直流电阻 18 欧姆。次級 L₂ 用七股单絲包漆包綫（每股直徑 0.06 毫米）繞 110 圈，寬度 6 毫米，电感量 100 微亨，Q 值 > 80，直流电阻 4.5 欧。初、次級綫圈距离 5 毫米，浸漬地蜡。

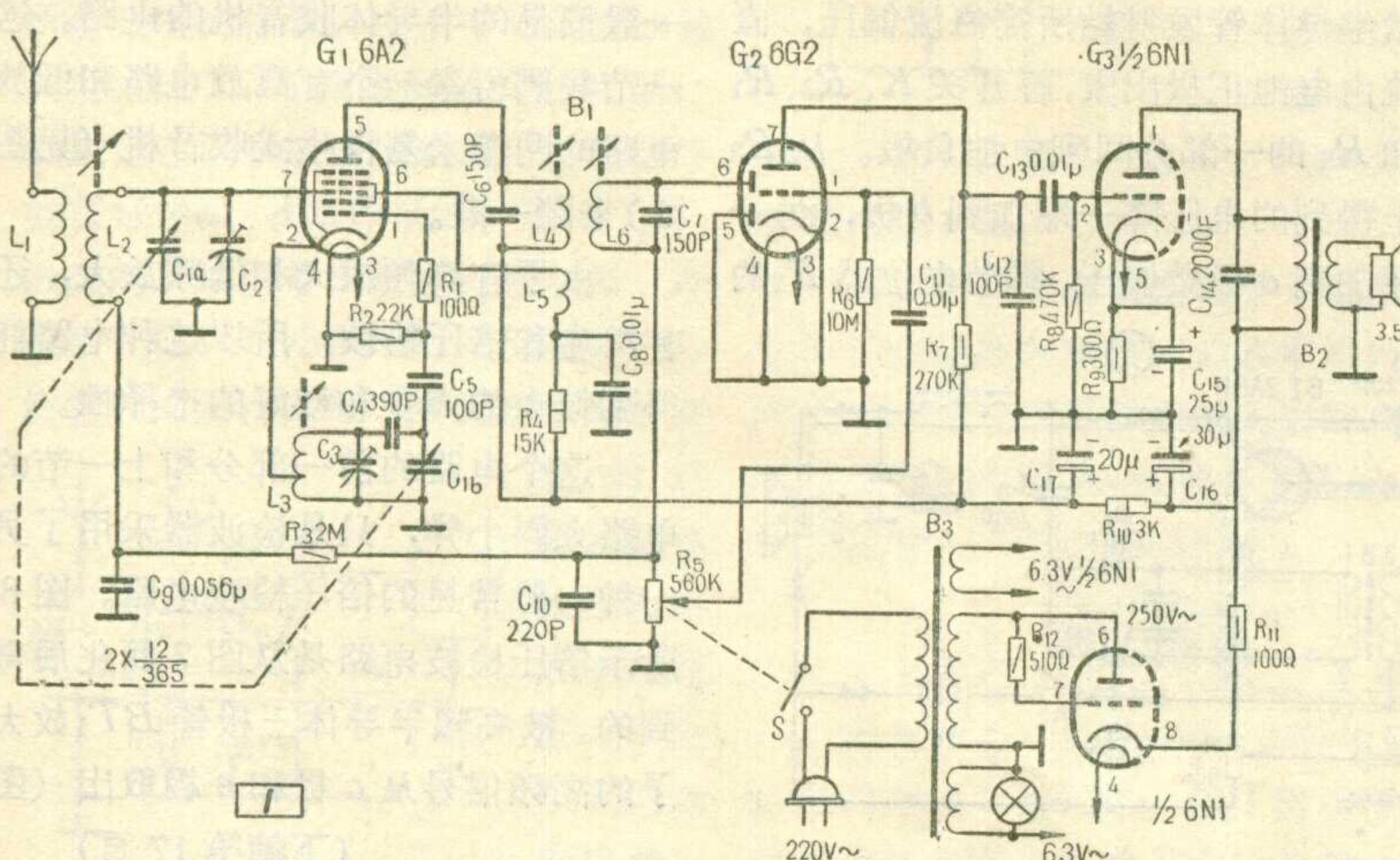2. 振蕩綫圈(图 3)：选用 M6 × 12 Man4 磁性瓷心，綫圈骨架直徑 8 毫米，使用二折蜂房式繞法。綫圈 L₃ 用直徑 0.06 毫米 7 股单絲包漆包綫繞 80 圈，在离②端 4 圈处抽头③，整个綫圈寬度 6 毫米。①—②电感量 62 微亨，Q 值 > 70，直流电阻 3 欧，



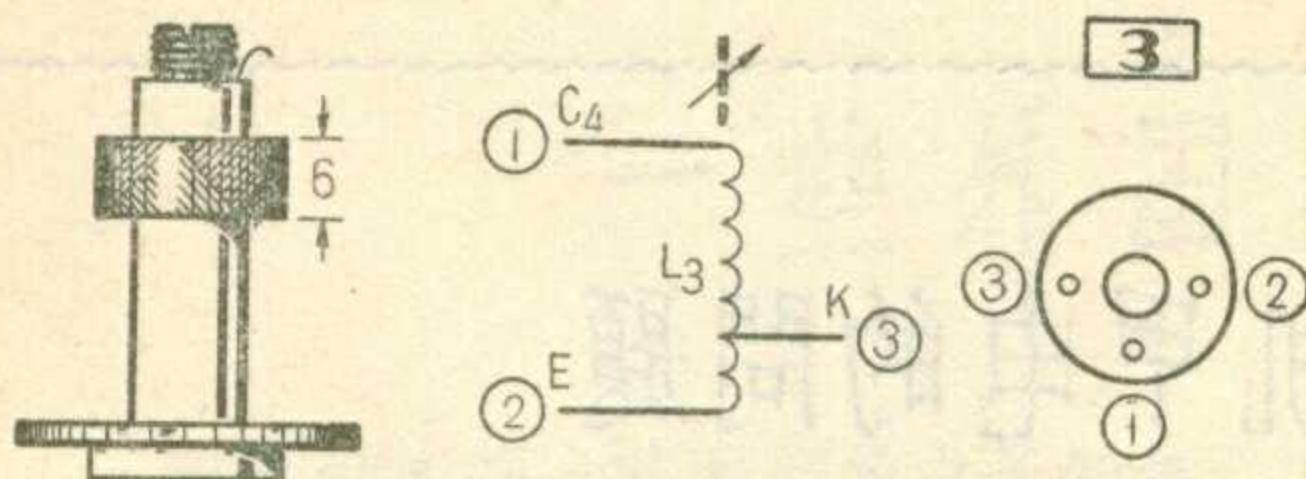

浸漬地蜡。

3. 无屏蔽中频变压器(图4): 选用 M6×12 Man4 磁性瓷心, 线圈骨架直径 8 毫米, 采用交叉绕法。初、次级(L_4 、 L_6)用直径 0.08 毫米 5 股单丝包线绕 195 圈, 宽度 6 毫米, 电感量 340 微亨, Q 值 > 60, 直流电阻 5 欧。在 L_4 外层采用交叉绕法。用直径 0.12 毫米单股单丝包漆包线绕 22 圈作为再生线圈 L_5 , 电感量 16 微亨。初、次级线圈的耦合距离为 30 毫米, 浸渍地蜡。

4. 输出变压器: 选用 D-41 号 GE-10 型硅钢片作铁心, 铁心的截面积为 10 毫米×15 毫米, 初级用直径 0.1 毫米漆包线绕 3300 圈, 次级用直径 0.41 毫米漆包线绕 44 圈。

5. 电源变压器(图 5): 选用 D-41 号 GEB-19 型硅钢片作铁心, 铁心的截面积为 19 毫米×26 毫米。初级①—②用直径 0.19 毫米漆包线绕

1760 圈。次级灯丝③—④用直径 0.61 毫米漆包线绕 54.5 圈, 一端接地, 兼作静电隔离。次级高压⑤—⑥用直径 0.1 毫米漆包线绕 2000 圈。次级灯丝⑦—⑧用直径 0.51 毫米漆包线绕 54 圈。

三、使用和维护的说明


1. 室外天线可装成倒 L 形, 水平部分长度 5~20 米, 愈高愈好。为保证安全, 天线必须加装避雷器, 在雷雨时不使用室外天线, 且将天线短路接地。

2. 本机机箱系木质结构, 不要长期放在潮湿处或在阳光下曝晒, 不要用湿布擦拭, 以防开裂。

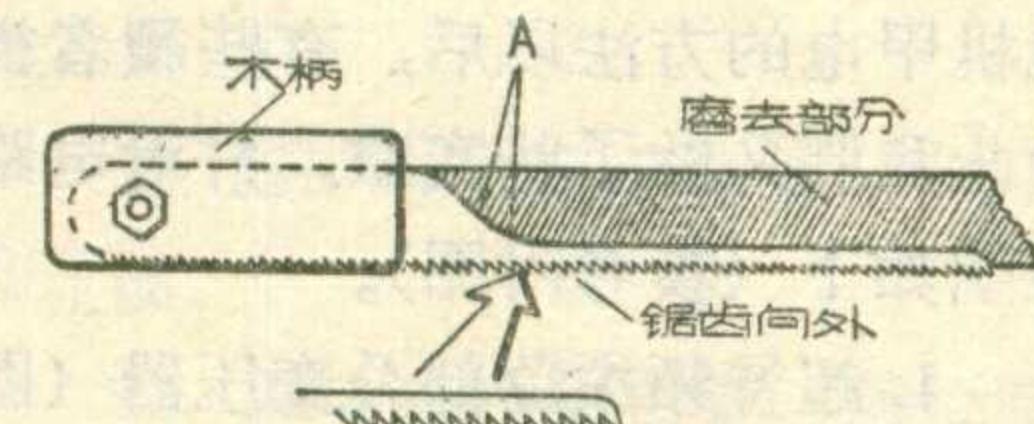
3. 使用时不要随便取下背板。由于机内采用无屏蔽中频变压器, 通电后切勿伸手去修理或乱碰, 以免触电。

自制拉花锯条

业余无线电爱好者有时需要用到一把拉花锯。这种锯条可以自制。如图, 将用断了的钢锯条, 取它锯齿向外的一段, 在砂轮上将不需要的部分磨掉。要注意在 A 点部分须成斜线




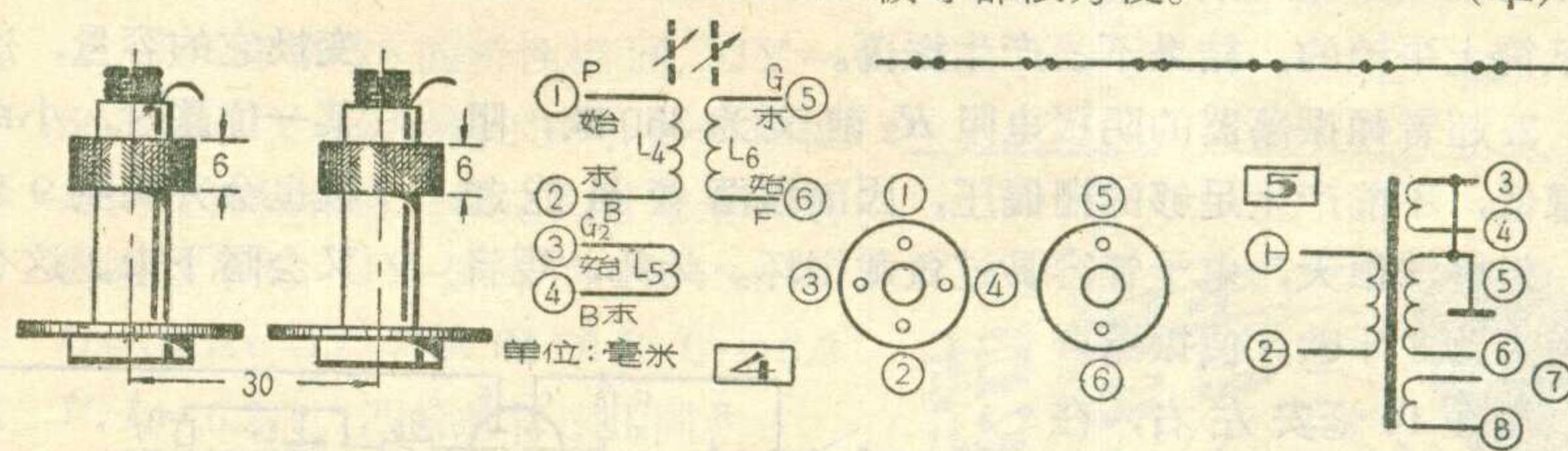状, 不可太陡, 否则用起来容易折断。然后用一块 50×20×20 毫米的木块, 打磨光滑, 按长度方向在中间开上一道槽, 作为握柄把锯条镶进去, 用代母的螺丝钉把锯条固定起来。这样, 用它来挖锯胶板、木板或薄铁板等都很方便。(华)



(上接第 15 页)

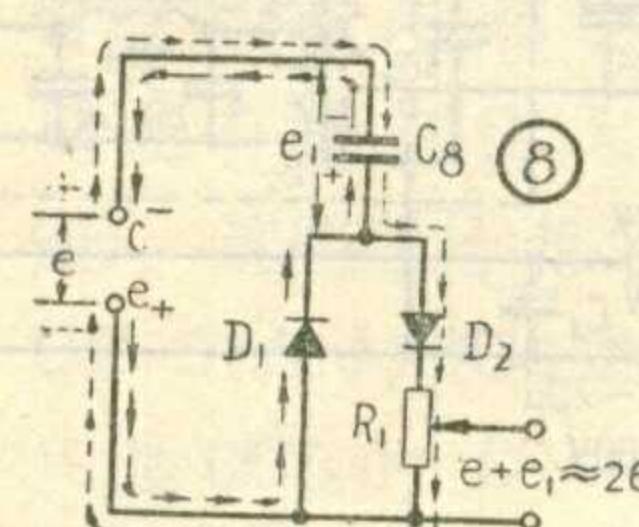8 中的 c、e 两点)。当高频信号在负半周时, 信号按实线箭头方向通过 D_1 给 C_8 充电, C_8 上的电压极性为上负下正。当高频信号变到正半周时, 信号电源的电压 e 与 C_8 上所充的电压 e_1 成串联, 按虚线箭头方向通过 D_2 和负载电位器 R_1 构成回路。负载上的电压差不多加了一倍。这种检波器较前面单管机中的检波器所使用的元件少, 所以在产品收音机中被广泛采用。也可以将这个电路中的 D_1 二极管取



消变成为普通的检波器, 但整机的灵敏度会弱一点。

由 D_1 、 D_2

倍压检波后得到的音频信号, 从 R_1 取出后加到半导体管 BT_1 的基极 b 和发射极 e , 进行来回低频放大。经放大的音频信号通过高频扼流圈 L_4 再经过输入变压器 B_1 耦合到低频半导体三极管 BT_2 进行功率放大。然后经过变压器 B_2 推动扬声器发声。


图 7 中 R_1 和 R_2 配合以供给 BT_1 所需的发射结偏压。另外电阻 R_1 上还存在检波后所得的直流分量, 它和直流偏压的极性相反, 起抵消作用。

当外来高频信号强时, 检波后的直流分量也大, 将偏压抵消得多, 使半导体管放大作用减得多一些, 反之则抵消得少, 因此能起自动控制音量的作用。

电路中的高频旁路电容器 C_5 是把通过高频扼流圈 L_4 后的剩余高频信号完全滤掉, 不传到后面去, 这个电容器的电容量不能太大, 以免将音频滤掉, 一般可用 2000 微微法。

R_3 、 R_4 则提供 BT_2 所需的发射结偏压。这两个半导体管的集电结偏压, 则分别经过变压器 B_1 和 B_2 的初级加上去。

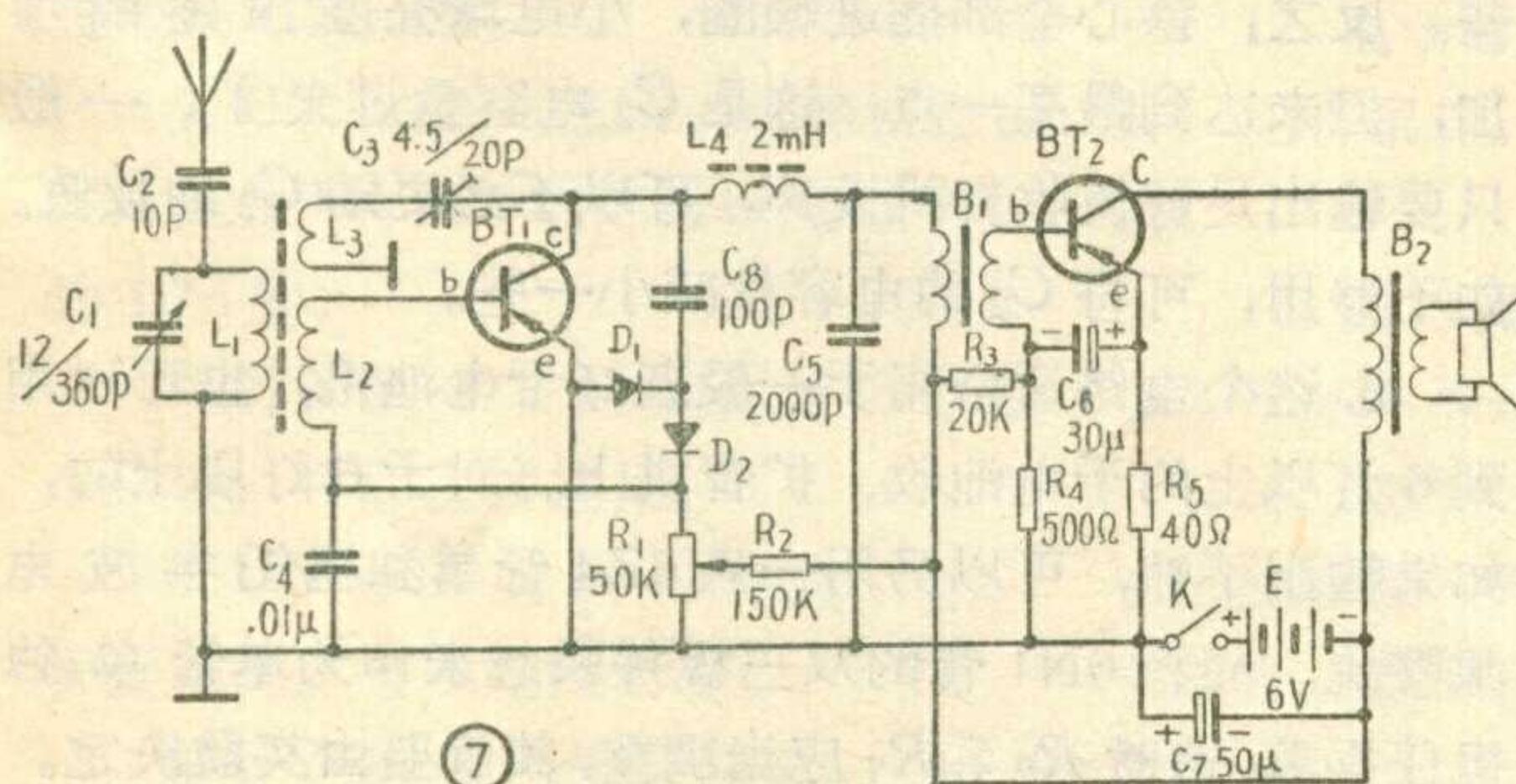C_6 的作用已如前述对 R_4 、 R_5 起旁路作用, 让交流能畅通地加到 BT_2 的 b 、 e 之间。 R_5 提供交、直流电流负反馈, 起稳定电路工作的作用。 C_7 用以防止电池快用完时, 通过电池交连引起振荡叫嘶声。



再談利用超音頻振蕩作干电池机甲电的問題

于連芳

本刊 1964 年第 9 期介紹了利用超音頻振蕩作干电池机甲电的方法以后，有些讀者提出一些意見和問題。为此我們又做了些實驗，并对电路进行了一些改进，現說明如下（参考附图）。

1. 超音頻振蕩部分變壓器（图中 B_2 ）線圈中插用的硅鋼片鐵心，可以用 $\phi 10$ 毫米磁性天綫棒截取 25~50 毫米長的一段代替。也可以用 24 号左右的鐵絲經過鍛燒退火（將鐵絲放进將要熄滅的煤火爐中燒紅，待爐火熄滅后，讓鐵絲隨爐冷卻），垂直剪成一束代替。如果這些材料都沒有，也可以完全不用，省去鐵心，但須將 L_1 增為 900 圈，在 500 圈處抽頭，而且線圈要用前文介紹的框架繞制，效果也一樣。如果線圈是按一般方法在紙筒上平繞的，結果不易產生振蕩。

2. 超音頻振蕩器的陰極電阻 R_2 前文為 350 欧，阻值嫌低，不能產生足夠的柵偏壓，因而振蕩管雖能起振，但屏流很大，電子管容易過負載損壞。為此，現將它增大為 3 千歐，使振蕩屏流限制在 10 毫安左右，在它上面還并聯上一只旁路電容器 C_6 ，防止超音頻電流在 R_2 上產生電流負反饋。在柵回路中又增加一個 RC 电路（圖中的 R_7 、 C_7 ），使振蕩更加穩定。另外在柵極上還串聯了一只小阻值電阻 R_6 ，用以防止高頻寄生振蕩。


3. 本機輸出的不是純正弦波，除工作於超音頻波段內的基波外，還有強烈的高次諧波。這些高次諧波對中波收音會產生很大的干擾，可能在收音機度盤上許多地方出現嘯叫。但若超音頻振蕩頻率選用得適當，這種干擾完全可以避免。因此在使用時，如果度盤上多處出現嚴重的交流聲，可以適當變更振蕩頻率（ L_1 中如有磁棒或鐵心，可試將磁棒鐵心推入或抽出一些； L_1 中如沒有磁棒或鐵心，可以改變 C_2 電容量，使干擾消除）。除此以外，可以把變壓器 B_2 用隔離罩罩起（圖中虛線部分，可用馬口鐵自制），妥善接地。還可以在輸出電路端增加 L_3 、 C_8 、 C_9 組成低通濾波器。 L_3 可用 $\phi 10$ 毫米的磁環，用 0.4 毫米（27 号）漆包綫繞 25 圈，或用 $\phi 10$ 毫米的磁棒截取 15~20 毫米，用上述綫繞 40 圈，效果也很好。

4. 關於調整的方法，本機的甲電輸出是超音頻電流，頻率較高，輸出電壓的大小，用一般萬用電表的交流電壓檔去測量是難以準確的。按電路裝好檢查無誤後， B_2 內先不要插入鐵心，用一只 2.5 伏或 6~8 伏小電珠接在 B_2 的次級電路內。有条件的在屏回路內串接上一只 0—50 毫安電流表（可用萬用電表的直流電流 0—50 毫安一檔），接通電源，電流表指針將漸漸地升到 9 毫安，然後又突然降到 3.5 毫安左右，說明產生振蕩。這時 B_2 內會發出輕微的嘶嘶聲，小電珠也會發出微小的一點光（隨著 C_2 數值的不同，發光度會有差異，也可能暫不發光），然後緩緩地將磁棒或鐵心插入線圈內。如果是不用鐵心的， C_2 可用 600 号半可變的墊整電容器，調整變換它的容量，這時小電珠亮度將漸漸增加。鐵心插到某一位置時，小電珠亮度會突然增加，隨之電流表的讀數也會升高到 9 毫安左右。超過這一點後，小電珠亮度又會暗下來。這個最亮的地方就是振蕩最好的一點。調整 R_2 和 R_7 的數值，或是增減 B_2 次級 L_2 的圈數，使小電珠的光度最亮時比用一節干電池燃點的亮度稍大一些。拿掉小電珠，接通收音機，收音機就會發聲。再適當調整一下鐵心的位置，使收音機內的干擾叫聲最少、

最小，固定好鐵心的位置，這時電流表的讀數應為 8 毫安左右。再用小電珠接於 B_2 次級電路，可見它的亮度與用一節干電池供電亮度相仿，這樣調整就算成功了。

5. 這一電路，只要裝接不錯，一般是很容昜成功的。但是由於使用零件不同，也可能發生某些故障。如果接通電源， B_2 內不插鐵心，小電珠就會發出很強的光亮，插入鐵心，光亮反而減小，這是 C_2 的電容量小了些。反之，鐵心全部插進線圈，小電珠亮度雖逐漸增加，但未達到最亮一點，這是 C_2 電容量過大了。一般只要輸出足夠使收音機發聲，可以不必更動 C_2 的數值。如不够用，可將 C_2 的電容量減小一些。

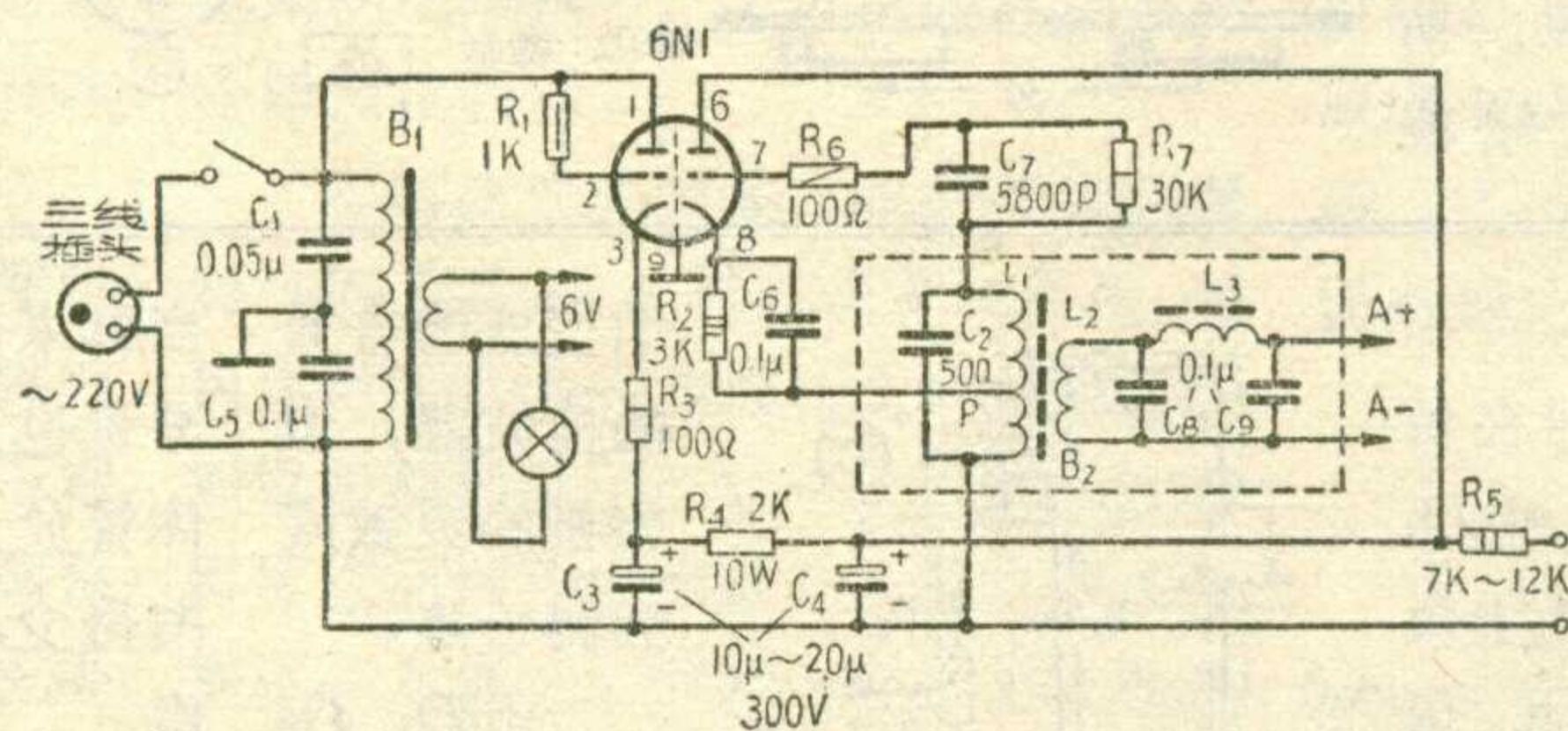6. 這個電路適合用於一般五燈干電池機，也可以用到 6 灯以上的干電池收、擴音機上。對於 6 灯以上的，如果輸出不足，可以另用一只 6Z4 管單獨擔任半波電源整流，而將 6N1 管的雙三極並聯起來作為單管單獨擔任振蕩，這時 R_2 和 R_7 應當調整，其值要由實驗決定。



一些外国旧型号电子管的特性参数

封三列出的一些旧型号电子管参数可供业余爱好者和修理部门参考。由于是些旧式管，所列参数可能与实际产品有出入，不过仍可满足一般使用的要求。

有些电子管的数字型号之前还有 UX、UY或UZ、KX等，这是工厂安排的。一般说第一个字母 U 代表除整流管以外工作于信号放大或检波的三极管或多极管；K 代表高真空整流管。第二个字母 X 表示管座有 4 个管脚，Y 表示有 5 个管脚，Z 表示有 6 个管脚。这些文字对参数并没有多大关系。

表中各管的有关说明如下。

1. 电子管 12 的灯丝电源应采用直流电源。

2. 电子管 12A 的另一组低压特性参数为： $U_a = 90V$; $U_{g1} = -4.5V$; $I_a = 5mA$; $R_i = 5.4K\Omega$; $S = 1.575mA/V$ 。

3. 电子管 18 的灯丝电压也可以在必要时用于 12.6 伏。其特性与 6F6G 相近，两管的灯丝电压及灯丝电流不同，管座不同。

4. 表中所列 24-A 的数据是甲类放大的工作状态。如用作屏极检波， $U_{g1} = -5V$; $U_{g2} = 20 \sim 45V$; $R_a = 250K\Omega$; 无信号时， I_a 调到 0.1 毫安；最大信号时，屏极平均电流不应超过 4 毫安。

5. 表中所列 UY-24B 的数据为放大状态，检波数据与 24A 相近。

6. UX-26B 的特性与 26 相近，管座也相同，可以直接代换。更老的型号是 UX-226。

7. UY-27A 与 UY-27 的特性相同，只是 UY-27 的灯丝电流稍大，为 1.75 安。

另外 UY-27B 的参数与 UY-27 A 相近，可以互换使用。

8. UY-35B 与 35 的特性相近，管座相同，可以互换使用。

9. UY-39A 用作混频时，其 U_a

及 U_{g2} 与放大时相同， $U_{g1} = -7V$ ；这是当振荡峰压在 6 伏时的最小偏压值。

10. UY-47B 是由 UY-247B 改良而来，可以代换。

11. 50 的 U_{g1} 值是指栅极对交流灯丝电源中心的电压值，运用时最好应用阴极自生偏压，栅路电阻不应超过 10 千欧。其特性与 UX-250 相同，管座也相同，可以直接互换使用。

12. 电子管 UZ-55 的数据是三极管部分作甲类放大的状态。UZ-55 与 55、UZ-85、85 和 6V7-G 的特性相同，但后三管的 $U_f = 6.3V$; $I_f = 0.3A$ 。以上各管除 6V7-G 外管脚都相同，6V7-G 是金属八脚管，与前几管不同。

13. 56 和 76 的特性相同，UY-56A 和 UY-76A 特性相同，前两管和后两管特性相近，但这几管的灯丝电源要求不同：UY-56A 的 $U_f = 2.5V$, $I_f = 0.8A$; UY-76A 和 76 的 $U_f = 6.3V$, $I_f = 0.3A$ 。四管的管座相同。

14. 电子管 57 与 57S 特性相近，管座相同；也和 UZ-57A 特性相同，只是 I_f 稍有出入（UZ-57A 为 0.8 安）。这些管子都可以直接代换。UZ-57A 与 6C6 的特性完全相同，只是 6C6 的 $U_f = 6.3V$, $I_f = 0.3A$ ；管脚也相同。

15. 电子管 58 与 UZ-58A 及 6D6 的特性相同，只是 UZ-58A 灯丝电流稍小（0.8 安）；6D6 的 $U_f = 6.3V$, $I_f = 0.3A$ ；管脚都相同。

16. 电子管 UX-71A 与 171A 特性相近，管脚相同，可以互换使用。

17. 电子管 UZ-89 作三极管使用时，应将第二、三栅极与屏极接在一起。

18. 1603 是低杂音放大管。特性与 6C6 等相同，管座也相同。

19. RK16 的特性和 59 用作三极管时的特性相同，但管座不同。为便于参考，表中也列出了 59 的五极管参数。

20. RK17 的特性与 2A5 及 42 相同，但 2A5 的 $I_f = 1.75A$ ，而 42 的 $U_f = 6.3V$, $I_f = 0.7A$ 。

21. 1 型整流管是汞气管，可与 1-V 型互换使用，特性相似，管座相同。

22. 12F 与 12FK 完全一样，可以互换。

23. OZ4 是冷阴极管，所以没有供给灯丝的电压及电流数据。

24. 80BK 和 80HK 也都是半波整流管，灯丝电压都和 80B 一样，交流屏压都是 350 伏。80BK 灯丝电流 0.7 安，整流电流 74 毫安；80HK 则分别是 0.6 安和 60 毫安。这三种管子特性相似，可互换使用。


(王 順)



1. 有 1A2、1K2、1B2 和 2P2 等四只电子管混合存放在一起，直到使用时才发现原来印在管壳上的型号标记都看不清了，使用者一时难以分清，很是着急。现在请你帮助他在最短的时间内把它们鉴别出来。

(徐雨貴)

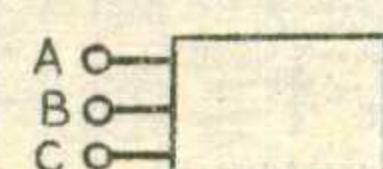2. 右图箱内装有三只电阻。在 A、B 端测得电阻值为 30 欧，B、C 端为 40 欧，A、C 端为 50 欧。你看箱内电阻可能是怎样连接的？电阻的阻值各为多少？



3. 有人不用电表，就能迅速正确地把两块没有正、负极性标志的 45 伏乙电池接成 90 伏，并标出了正极和负极。你说他用的是什么方法？

(义 舟)

美多牌R20-2TH20扩音机

陈达斌

这种扩音机适合在小型会場和小型工厂、学校、企业等处作有綫广播之用，并附有收音部分，可以轉播无线电台的广播。

該机分前級和后級两部分，装在一个长方形金属机箱內。所用各元件都經過适当的加工处理，故在湿热条件下仍能保证正常工作。

一、电性能参数

1. 收音部分：

頻率范围 中波 535~1605 千赫；短波 6~18 兆赫；

灵敏度 中波不劣于200微伏；短波不劣于300微伏；

选择性 不劣于 20 分貝(1000 千赫偏調士10千赫)；

2. 扩音部分：

輸出功率 20瓦特；

輸出阻抗 4、8、16、250 欧姆；
頻率响应 80赫~8000赫內为
士2 分貝；
失真度 不大于 5%；
杂声电平 不大于 0.7%；
輸入电压 拾音不大于 130 毫伏；
传声不大于 5 毫伏；
消耗功率：130瓦。

2. 扩音部分：G₁用作传声前置放大，采用 6N1 双三极管，其中的两个三极管分別担任第一路和第二路前置放大。

G₂担任拾音混合級，由 6N2 的两个三极管分別将传声器和拾音器送来的信号放大，放大后在它們的屏极混合。当传声器和拾音器同时有信号送入时，并不相互影响，它們都通过 G₃的一边三极管放大后送至下一級。

G₆的右半邊三极管用作倒相。另半邊三极管作电压放大，加有深度負回輸，有效地抑制了整机失真和得到更好的頻率响应，使在这个頻率范围内工作稳定。


功率放大級由 G₇、G₈ 两个 6P3P (6Π3C) 組成推挽功率放大，从而抑制了二次諧波失真。

整流級 G₉ 采用 5Z3P 組成全波整流器。电位器 R₄₃ 可以平衡交流杂

二、线路结构

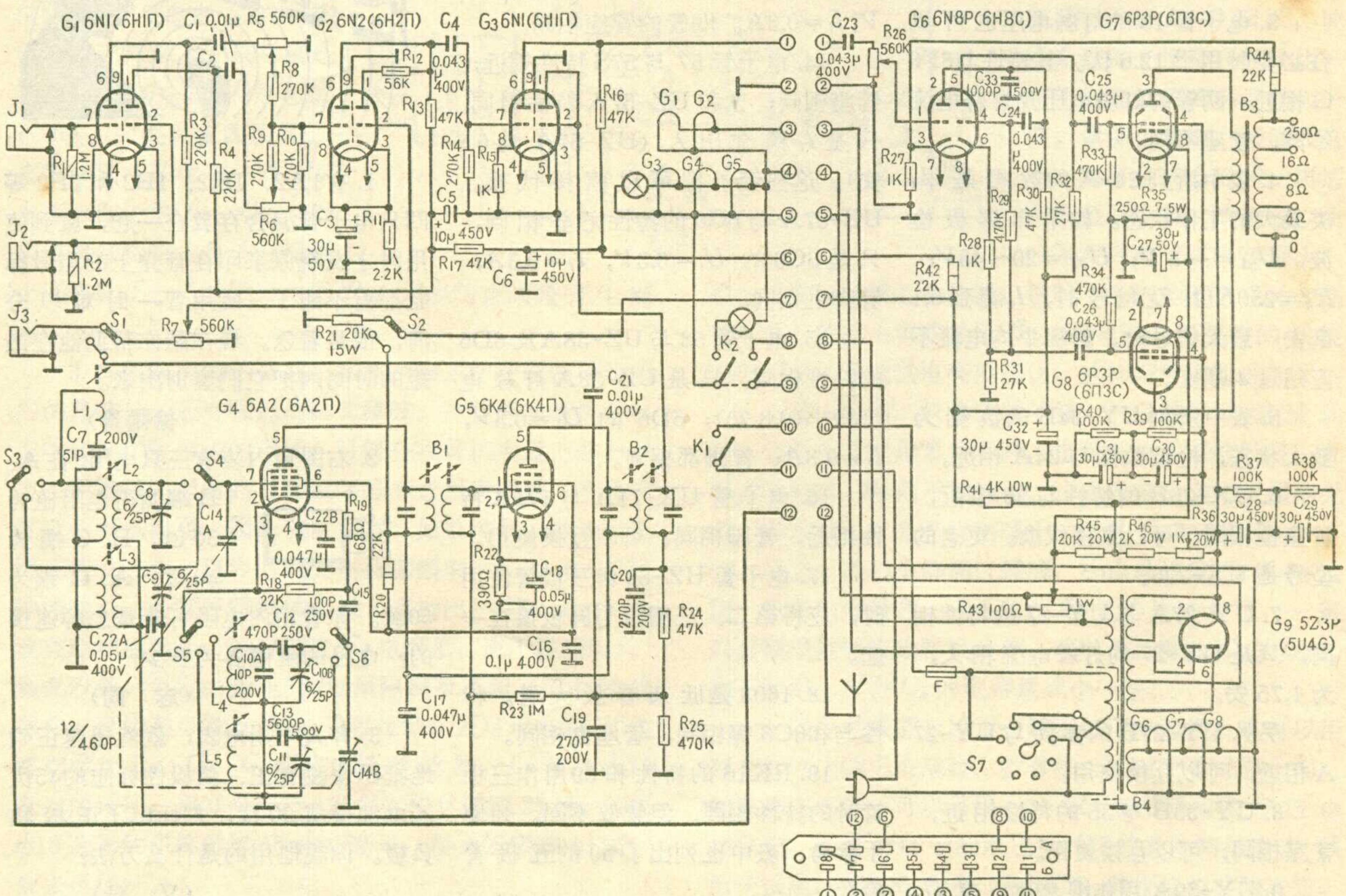1. 收音部分：可以接收中波和短波的广播，用波段开关选择，波段开关还控制收音和拾音的选择。

变頻級 G₄ 采用 6A2 (6A2 Π)。中頻放大級 G₅ 采用 6K4 (6K4Π) 高跨導遙截止五极管。它的栅路与 G₄ 的栅路均加有自动音量控制电压。G₃ 的一半 1/2 6N1 接成二极管作检波。



声到最小值。进线交流电源可以任意选用 110 伏或 220 伏、50~60 赫的单相交流电。

扩音机的输出阻抗与外接负荷阻抗必须匹配，即外接扬声器的总阻抗应该和所连接输出变压器端子的阻抗配合一致，所接用的全部扬声器的功率总和应不小于扩音机的额定输出功率，否则将严重影响音响强度与质量，甚至烧毁扬声器。

安装扬声器输送线时，必须注意不宜采用过长的线路和过细的导线，否则将会因线路损耗而降低有用功率。

三、维修

扩音机的所有组件都不应受潮。机器不能经受过分的振动。机箱四周应通风良好。保险丝应按规定使用。开机前应将各音量电位器关小，开机后再根据需要逐渐增大。

如发生故障，可参考下述方法进行检修。

1. 中、短波无声：可能原因是： G_4 或 G_5 损坏或松动；中频变压器断线；波段开关接触不良；帘栅电路电容器 C_{16} 短路；帘栅电阻 R_{20} 断路。

2. 中、短波音低：可能原因是：中频变压器失调； G_4 、 G_5 衰老；帘栅电路电阻 R_{20} 变值；波段转换开关接触不良；天线线圈断线； G_3 电子管衰老；中频变压器多股线已断了几股；天线短路。

3. 汽船声：可能原因是：各级去耦电容器容量不足或断路；帘栅电路电容器 C_{16} 断路。

4. 电报干扰：可能由于中频陷波线圈断线或接触不良。

5. 刻度不准：可能原因是：振荡频率偏移；垫衬电容器 C_{12} 或 C_{13} 变值；拉线圆盘松动；本振回路补偿电容器 C_{10A} 、 C_{10B} 、 C_{11} 断路。

6. 刻度指示灯不亮：小电珠接触不良或损坏；小电珠电源线中断。

7. 声音嘶哑或阻塞：可能原因有：自动音量控制电阻 R_{23} 断路；电阻 R_{25} 断路； G_7 、 G_8 栅路交连电容器 C_{25} 、 C_{26} 漏电。

管号	管脚	参考电压(伏)	管号	管脚	参考电压(伏)
G_1 (6N1)	1	17	G_6 (6N8P)	6	78
	6	17		7	1.7
	4—5	5.5		2	100
G_2 (6N2)	1	87	G_7, G_8 (6P3P)	3	2.8
	3	1		5	168
	6	90		6	71
G_3 (6N1)	8	1	G_9 (5Z3P)	7—8	6.3
	4—5	5.5		2—7	6.3
	6	87		3	421
G_4 (6A2)	8	1.7		4	321
	3—4	6.3		8	26
	5	240	G_9 (5Z3P)	2—8	5
G_5 (6K4)	6	78		4	370
	3—4	6.3		6	370
	5	240			

8. 功率放大管屏极发红：可能原因：阴极电阻 R_{35} 短路；阴极电容器 C_{27} 短路；指示小电珠通地； G_7 、 G_8 栅漏电阻 R_{33} 、 R_{34} 断路。

9. 拾音和收音时无声：可能原因是： G_2 电子管松动或损坏； G_2 管屏

极电阻 R_{12} 断路。


10. 拾音正常但传声工作无声：可能原因是： G_1 电子管损坏； G_1 管松动； G_1 管屏极电阻 R_3 、 R_4 断路。

该机各管的各电极对地参考电压如表所列。

想看答案

1. 透过电子管的玻璃管壳，可以看到两只管子它的最外层电极是成圆筒形状的，这两只管子便是 1A2 和 1K2，其中有两只第四脚在管内没有任何电极和它相连接，这一只是 1K2。剩下的两只中，第二脚在管内无接线的一只是 1B2，另一只便是 2P2 了。

2. 可能是按以下两种方法之一连接的：按串联方法如图甲，或按并联方法如图乙。

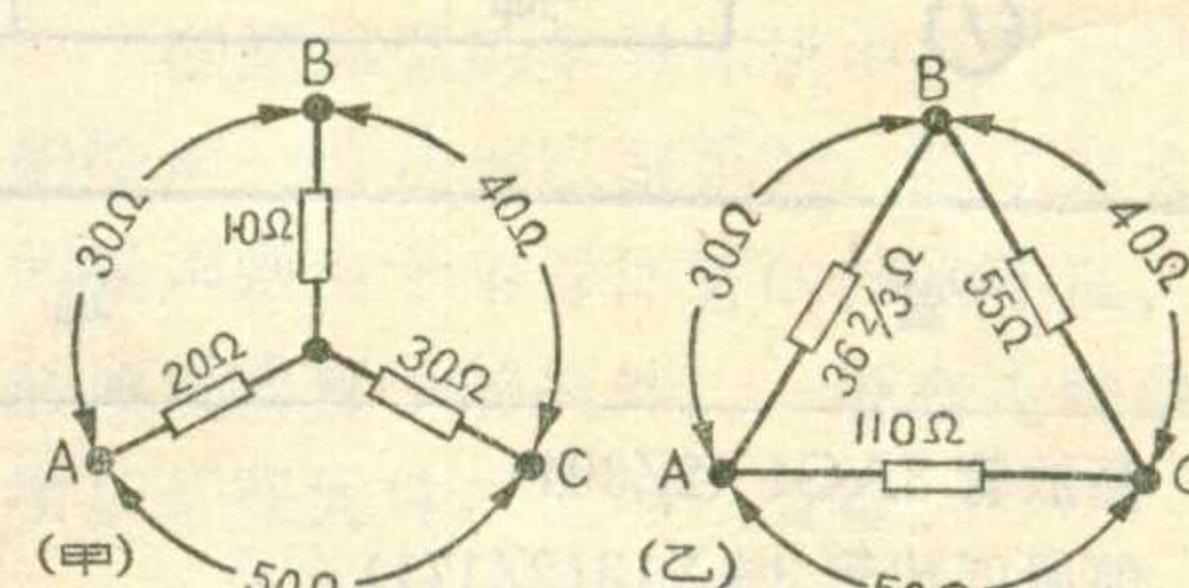

3. 他是用一般试电笔（电笔起子）

中的氖管测知的。方法是将一只电池的任一头和另一只电池的任一头连接起来，把其余的两个头接在氖管两端。若氖管有辉光，说明有 90 伏输出；若没有辉光则说明无输出。这时只需将任一电池的两个头互换一下即可。另外，根据氖管辉光的位置，还可以辨别电池输出两端的正、负极性。因为氖管在直流电压作用下，只有接电源负极的一端发辉光。这是因为管内的气体分子由于电离作用而产生的正离子都奔向电子较多的负极所致。在正离子与电子结合时，便会产生辉光。辉光的强弱，决定于电压的高低。一般直流电压在 150 伏以上时，用常用的 100~550 伏试电笔测试，负极辉光比较明显。但在测 90 伏左右的电压时，由于氖管的着火电压约在 80 伏左右，所以要把试电笔内的限流电阻去掉，直接用氖管判断，方较可靠。单块的乙电池，或甲电池都不能使其发辉光，因而无法判断。

普及型半导体收音机的维修

波

随着无线电工业的发展和人民群众需要，国产的普及型半导体收音机品种、数量日益增多。这类收音机一般是高放来复式三管机，已经大量供应的有宝石4B2型、东湖B—31型、飞乐2P1型、珠江SB3—1型等近十种。这些收音机各有特色，但电路程式基本是相同的。这里以宝石4B2型三管机（电路如图1，参见1964年第6期介绍）为例，谈谈这类收音机的维修方法。

故障寻找

检修来复式三管机时，首先应测量所用干电池的电压，一般不宜低过额定值的70%，即电池为6伏的，电压不应低过4.2伏。其次应测量全机总消耗电流。这类收音机末级都是采用甲类输出，整机正常耗电为20~30毫安。在测得电池电压正常后，为了迅速查出故障所在，可以采用下面两种方法进行：

一、直觉检查 用手捏着小螺丝刀的金属杆去触碰各级半导体管的基极（应注意不可以碰到其他元件），从扬声器里听人体感应声音的大小，来判断各级故障所在。可先用螺丝刀去触碰功率放大管的基极，这时能在扬声器里听到“咯咯”声，则功率放大级工作正常。再用螺丝刀去触碰前置低频放大管的基极，听到的“咯咯”声比前更响，说明这一级工作也正常。再用同法碰试高频放大管的基极，如听到更大的“咕咕”声，则为工作正常，这样故障可能是在调谐电路中。但在查到那一级不响时，则故障应在这一级里寻找。

二、电压测量 一般确定故障，可以检查各级半导体管的集电极电流。但是这样往往要将电路断开，才能串入电流表测量，既费时又容易损坏元件。采用电压测量的方法则比较

方便，只要将电压表或万用表的电压档，按照被测机的电源额定电压选择适当量程，将正表笔接收音机电池正端，用负表笔去测半导体管各极的电压是否正常。例如宝石4B2型机，各半导体管的各极电压正常值如下表。检查时发现哪一管的哪一极电压不正常，则可从这一极电路中去寻找故障。

常见故障

一、完全无声

1. 电源部分：测得总消耗电流为零时，可能是①电池接触不良或用完；②电源接线开路；③电源开关接触不良或损坏。测得总消耗电流过大时，可能是①电源接线短路；②电源去耦合电容器(C_{14} 或 C_{10})短路。

2. 功率放大级：①测得总消耗电流值正常时，可检查扬声器接线或音圈断线。②测得集电极电压为零时，可查输出变压器初级开路或断线。③测得基极电压为零时，可查基极偏流电阻 R_9 开路或 R_{10} 短路，以及输入变压器次级开路。

3. 前置低放级：①测得集电极电压为零时，检查输入变压器初级开路

或接线断开。②测得总消耗电流值正常时，可查基极信号耦合电容器 C_{11} 是否开路。

4. 高放来复级：①测得集电极电压为零时，可查集电极至检波级耦合电容器 C_8 是否与地短路。②测得集电极电压小至0.1~0.2伏时，可查高频扼流圈 L_4 是否开路。③测得基极电压为零时，可查基极输入线圈 L_3 或偏流电阻 R_2 开路。


5. 调谐部分：一般是天线线圈 L_1 开路、短路或接线断开。这时测量整机电压、电流值还是正常的。

二、嘶叫声

在来复式三管机电路中，为了提高高放增益，一般都在高放级加有正反馈，即再生电路，而且都为半固定式的。因此在再生调得接近临界点，或是电源电压、环境温度发生变化时，都容易引起再生过强，出现嘶叫。这种故障一般是在以下情况产生：

1. 更换新电池后，电源电压升高超过额定值（新电池每节一般可达1.6~1.7伏），使高放管基极偏流升高，集电极电流增大，引起再生过强产生嘶叫。

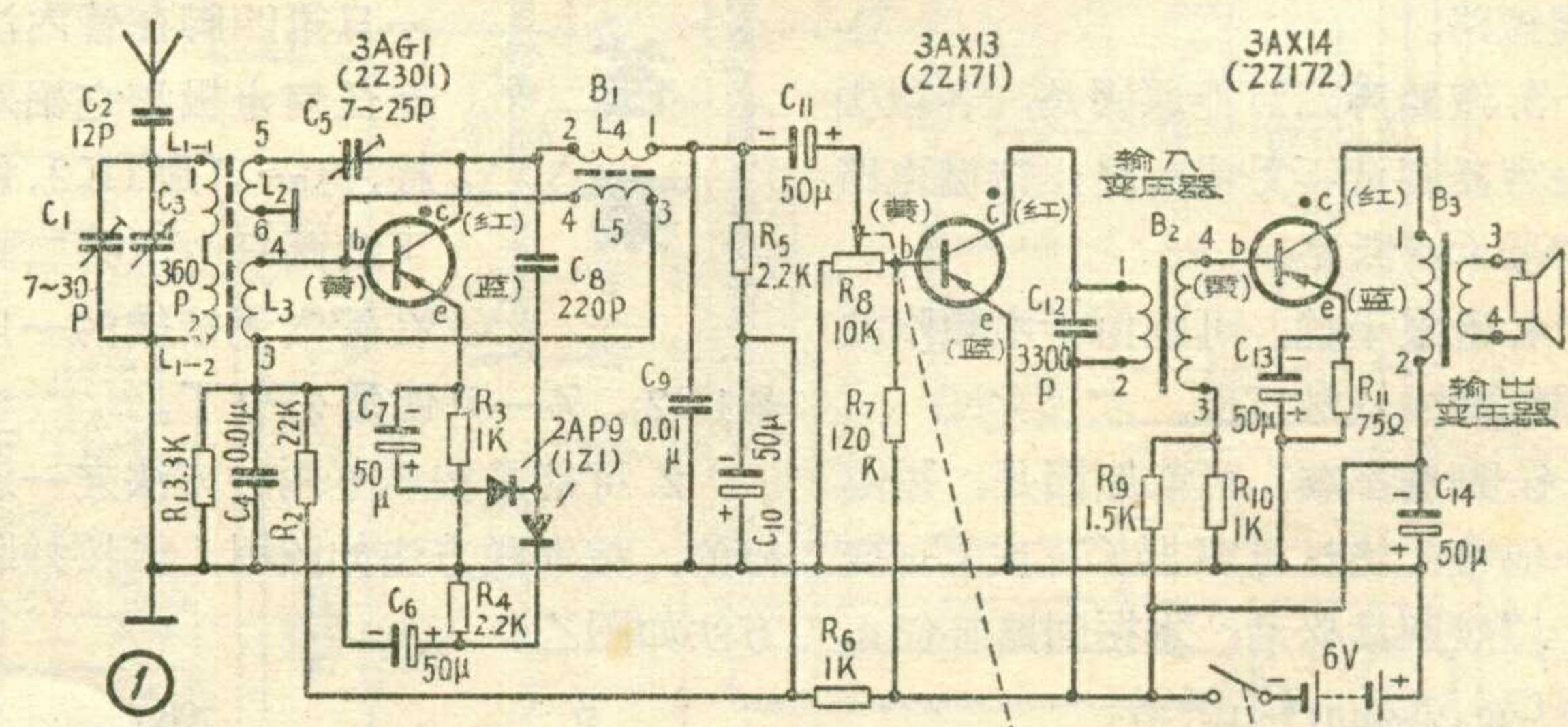2. 调谐电路的元件或接线与再生电路的元件或高频扼流圈位置移动，会产生高频耦合，引起再生过强嘶叫。例如宝石4B2型机的 L_{1-1} 与 L_{1-2} 黄色接线，及 L_{1-1} 与单连电容器定



管	别	集电极	基极	发射极
高放管 3AG1 (2Z301)		-4伏	-0.7伏	-0.5伏
前置低放管 3AX13(2Z171)		-5伏	-0.2伏	0伏
功率放大管 3AX14(2Z172)		-5.5伏	-0.2伏	-0.2伏

片端的白色接綫过分靠近高頻扼流圈时，就会引起嘯叫。

3. 环境溫度升高，或高放管的 β 值变高，会使集电极电流增大，引起再生过强嘯叫。

上述故障一般可从减小再生电容 C_5 的容量来消除。但有些是高頻管的 β 值变化很大，稳定性太差，这时須更换高頻管解决。另外有时嘯叫伴有汽船声，则多是电源电池使用日久，降压后內阻升高，或是电源去耦合电容失效引起。所以在检修嘯叫声时，首先应测量电池电压是否正常，然后再去調节再生电容，或整理电路接綫。对在波段的频率低端出現嘯叫，可减小高頻扼流圈电感，或将它的位置移动，使它离开天綫綫圈远一些，至嘯叫停止再固定。例如飞乐 2P1型机可按底板上的槽移动后再固定。宝石 4B2型机可将高頻扼流圈的铁粉心旋出些，甚至可以取去不用，以减小电感。

三、失真

1. 测得总消耗电流值正常，整机选择性亦較好，这时失真度达到16%~30%，一般是再生調得过于接近临界点所产生的，只要将再生电容器調小一点即可改善。如仍有失真現象，则是功率放大管 β 值过低所引起。 β 值愈低，失真度愈大，甚至可达40%左右，这时只好更换新功率放大管。

2. 测得总消耗电流下降，而且失真夹带沙哑，音量小，多是电池电压下降过大所引起，应当更换新电池。

3. 开始收听时工作正常，收听十分钟到半小时后音量减低，且沙哑失真，測量总消耗电流值增大，这时触試功率放大管燙手。如将电源断开，待功率放大管冷却后再唱又恢复正常。这多是功率放大管集电极电流因环境溫度升高而增大，严重的甚至接近击穿。这时应将它的偏流調小，或更换新管。

4. 检波負載电阻变值，也会引起失真，一般是阻值愈高、失真愈大。例如宝石 4B2 型机为提高音质，如将 R_4 由 2.2 千欧改为 560 欧，可大大改善大信号失真。

5. 前置低放級輸出过大，也会引

起失真，一般是集电极电流增大所致，可以减小基极偏流来改善。

四、灵敏度低

来复式三管机的灵敏度一般为5~15毫伏/米，調到最佳可达0.5毫伏/米。但当它的电源电压下降为額定电压的75%，灵敏度将下降到25~50毫伏/米。所以检修灵敏度低时，应首先測量电源电压。

1. 測得电源电压正常，常見为再生增益不足，影响灵敏度下降，一般可用增加再生电容量来提高，如遇再生不起作用，多为再生电路开路或再生綫圈两头接反。

2. 在波段的频率高端和低端灵敏度出現不均匀，可以重新反复調試再生电容与高頻扼流圈电感来改善。

3. 在維修中，也可以适当加大检波負載电阻 R_4 的阻值，以提高第一低放音頻輸入，或增加高放輸入回路綫圈 L_3 的圈数，以提高传输系数，来提高整机灵敏度。但前者必須不影响大信号失真，后者不影响选择性。

五、选择性差(即串台)

1. 除了近地有强力电台大信号輸入，必須利用磁性天綫的方向性来改善外，多是由于天綫綫圈的 Q 值下降引起。常見的是用多股綫繞制的綫圈有几股断綫，或短路、受潮所致。

2. 再生增益随电源电压降低而下降，影响全机灵敏度，特別是频率低端、中部(1000千赫)选择性变差。这可加大再生和增加高頻扼流圈的电感量来改善。

3. 如上述两点都是正常的話，将輸入綫圈 L_3 拆除几圈，可以使选择性得到改善。

六、噪声大

在簡易型的半导体机中，“沙沙”的噪声一般是难以避免的，除了过大的噪声是由于半导体管的特性不良，必須更换管子解决外，一般在电路中增加某些元件，也可以改善。

1. 在高放管或前置低放管的集电极与基极之間加接一只 120~470PF

电容，噪声可以降低。

2. 前置低放級的增益过高，常会引起噪声增大，可以由减小这一級的偏流来改善。例如宝石 4B2 型机的 R_7 可选用 80 千欧至 120 千欧值，使偏流較低，以改善噪声。另外在它的集电极电路中串联一只 1000~1500 欧电阻，降低集电极电压，也可使噪声得到改善。

3. 检修时将来复低放与前置低放級的耦合电容器断开(即宝石 4B2 型机中的 C_{11} ，也可只将它的电位器 R_8 关小)，来区分噪声产生于哪一級。开路后噪声显著減小或消除，则是由高放管产生的。如仍有則是由前置低放管产生的。

其他

1. 工厂生产的半导体三管机，所用半导体管多是經過选择，按不同的 β 值分类搭配使用，以达到一定的性能指标。半导体管的 β 值是在管頂以色点为标记(見图 2)。各种色点代表的 β 值意义如下：

橙 20~40	β 值参考 色点	②
黄 40~50	绿 50	
~ 65	紫 65~85	
白 85~110	棕 110~140	黑 140
~ 180	(誤差 5%~10%)	

維修中需要更换半导体管时，应当尽可能按原来 β 值色点配換，以保持原有性能。原无色点标记的，可参考宝石 4B2 型机的色点搭配如下：

(1) 3AX13原为 40~85(黄、绿、紫)的，3AX14 可配用 65~140(紫、白、棕)；


(2) 3AX13 原为 20~50(橙、黄)的，3AX14 可配用 85~180(白、棕、黑)；

(3) 3AX13原为 85~110(白)的，3AX14 可配用 65~85(紫)。

2. 由于三管机輸出功率有限，要获得較高的声压和音质，可将揚声器改用高效型的(如华北厂 YDL1-1 型 8 欧 0.1 瓦型)，配上合理的机箱，可以获得更丰富的音色。曾試将宝石 4B2 型三管机換用上述高效揚声器，音质大有改善。

实验室

自制万用电表实验

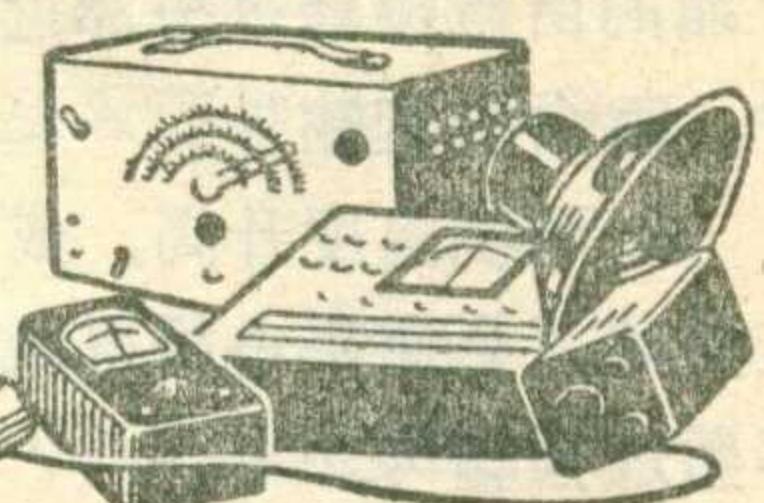

永为


爱好者手头若有一只完好的磁电式直流微安表（或毫安表）表头，仿照以下方法計算設計，就能很容易地制成一只实用的万用电表，它的测量范围和准确度可以和简单的工厂产品相比，能够满足一般业余测量需要。

（一）表头灵敏度和内阻的测定

先将微安表表头，以标准电表（可用一般万用电表的直流电流最小一档）为准，测出它的灵敏度 I_o 。例如按图 1 所示电路，把电位器从阻值最大处渐渐减小，使被测表头偏转到达满刻度，从标准电表上得知这只微安表的灵敏度，即满刻度的电流值 $I_o = 87 \mu A$ （这是笔者

实验时所用表头的灵敏度，以下所举的各数值都是以它为根据计算的），同时并把它的表盘刻度 10%、20%……90% 各处的数值加以测试，以了解它的直线性。这只表头各处电流值最大偏差不超过 5%，说明它是准确好用的。

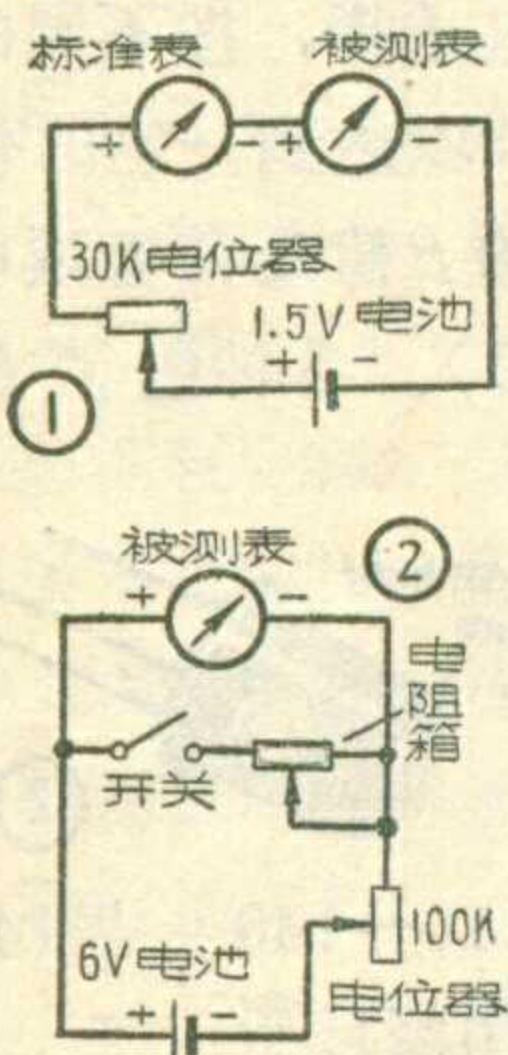然后，再用图 2 电路测定出它的内阻 R_{M0} （注意：表头不可直接用万用表电阻档去测量它的内阻）。先不接通开关，调节电位器使表头指针到达满刻度，然后闭合开关，表头指针必然下降。这时调节电阻箱（可用有滑臂抽头的 2~5 千欧线绕电阻代替），使表头指针指在表盘中心。这时电阻箱的阻值便是这只表头的内阻 R_{M0} ，在这里 $R_{M0} = 1420 \Omega$ 。测量时使用的电池电压愈高，电位器阻值愈大，准确度也愈高。所用电池最好在 6 伏以上，电位器也要用 100 千欧以上的。



（二）电路的设计

先确定出电表要具备的测量档范围。一般可将直流电流分为三档，即 1 毫安、10 毫安及 100 毫安。直流电压分为三档，即 10 伏、100 伏及 500 伏。直流电阻分为二档，即 $R \times 1$ 及 $R \times 10$ 。交流电压分为三档，即 10 伏、100 伏及 500 伏。以上共計 11 档，已可满足一般使用需要。电表的结构采用图 3 的电路，优点是比较简单易制。电路中的转换开关选用 2 刀 11 掷的，也可以用两层的波段开关改制，或者利用香蕉插孔做成为插接式的。直流电阻档的调零点电位器（图 3 中的 R_{S5} ）为 500 欧的线绕式电位器，它串联在电流档的分流器中，同时

也作为分流器的一部分。这种方法可使因电池电压下降而引起的测量误差较小。电池可以采用 1.5 伏小型干电池。交流档的整流器采用仪表用氧化铜整流器（半波），或用两只半导体二极管（如 2 AP 1 或 2 AP 9）也可以。

（三）各档电阻计算方法

① 直流电流档 首先在表头上串联一只电阻 $R_o = 80 \Omega$ ，作用一方面是使表头内阻成为整数，即 $R_M = R_{M0} + R_o = 1420 + 80 = 1500 \Omega$ ，便于计算；另一方面在以后还可以调节这只电阻来微调电表的灵敏度。但是所加电阻不要过大，以免降低万用电表的灵敏度。串联了这只电阻以后，就可以计算并联在表头上的分流器。为了使并联分流器之后表头回路的灵敏度 I_M 为整数值，这里取 $I_M = 200 \mu A$ 。这个电流数值取得小些，分流器阻值就要大些，这样在测量时电表会影响被测电路中的电流。若取得大些，那么电压档的倍增器电阻值就要小些，这样在测量时又会影响电路，使测量数值偏低。所以一般选取分流器的总电阻值约与表头内阻相当，使通过电路中的电流增加一倍左右。

表头回路的灵敏度确定以后，所加分流器的总电阻 R_s 在回路中的关系是


$$I_o \times R_M = (I_M - I_o) \times R_s,$$

所以，

$$R_s = \frac{I_o \times R_M}{I_M - I_o} = \frac{0.000087 \times 1500}{0.0002 - 0.000087} = 1155 \Omega.$$

回路内虽然还接有测量交流电压时用的整流器，它的反向电阻很大，在这里可以略去不计。

分流器的总阻值 R_s 确定后，就可以计算各分档的

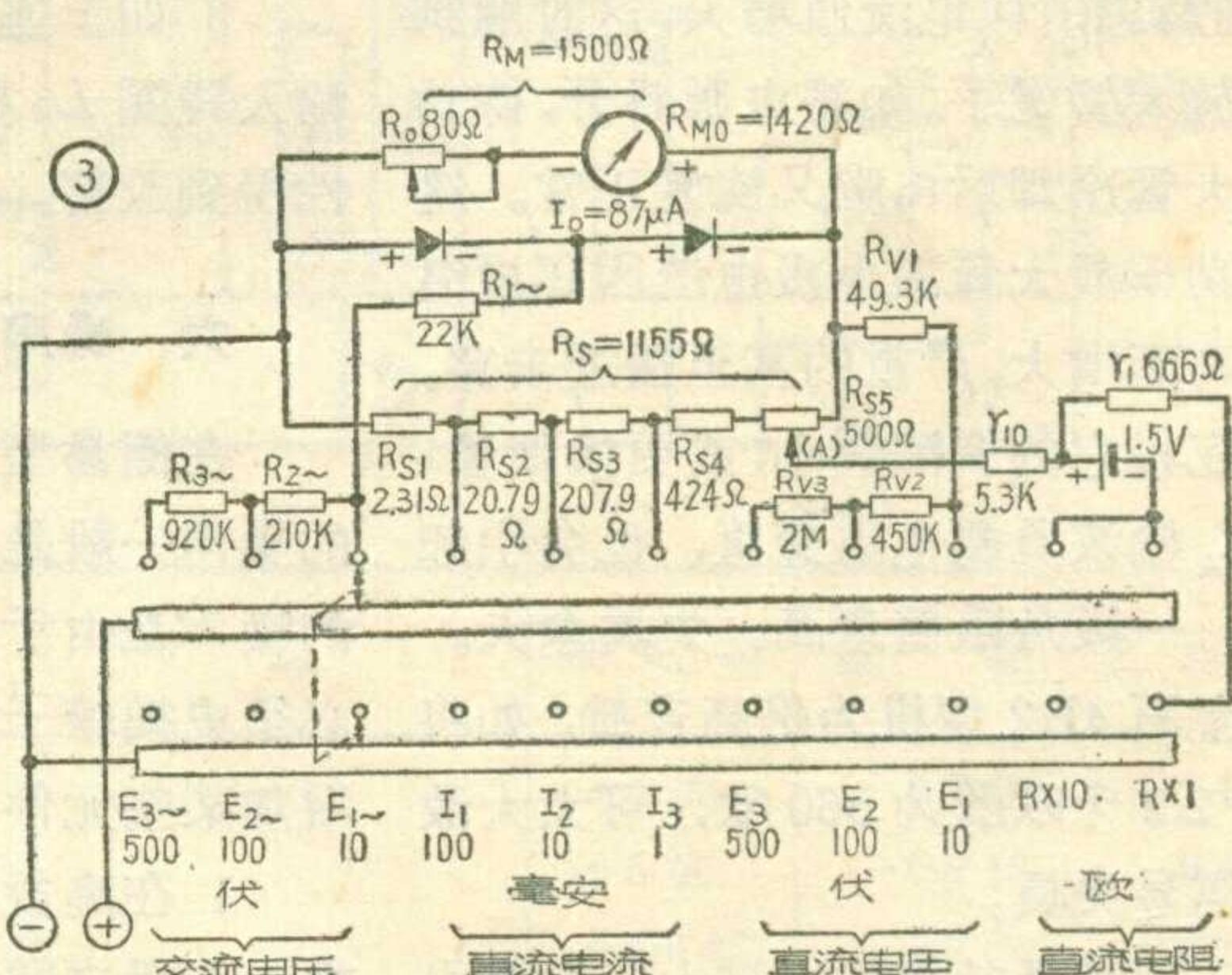

分流器阻值了。它只是与各档的电流值成反比例关系，与表头内阻无关。所以 100 毫安 I_1 档分流器 R_{S1} 的阻值与分流器总阻值 R_s 的关系为

$$\frac{R_{S1}}{R_s} = \frac{I_m}{I_1}, \text{ 即 } R_{S1} = R_s \frac{I_m}{I_1} = 1155 \times \frac{0.0002}{0.1} = 2.31 \text{ 欧。}$$

依此类推：10 毫安 I_2 档的计算方法是

$$R_{S1} + R_{S2} = R_s \times \frac{I_m}{I_2} = 1155 \times \frac{0.0002}{0.01} = 23.1 \text{ 欧，}$$

所以 $R_{S2} = (R_{S1} + R_{S2}) - R_{S1} = 23.1 - 2.31 = 20.79$ 欧；以下 1 毫安 I_3 档 $R_{S1} + R_{S2} + R_{S3} = R_s \times \frac{I_m}{I_3} = 1155 \times \frac{0.0002}{0.001} = 231$ 欧，那么， $R_{S3} = (R_{S1} + R_{S2} + R_{S3}) - (R_{S1} + R_{S2}) = 231 - 23.1 = 207.9$ 欧。当然 $R_{S4} + R_{S5} = R_s - (R_{S1} + R_{S2} + R_{S3}) = 1155 - 231 = 924$ 欧。由于电阻挡的调零点电位器 R_{S5} 用的是 500 欧，那么 $R_{S4} = 924 - 500 = 424$ 欧。

② 直流电压档 因为 $I_m = 200$ 微安是已经确定了的，那么各档倍增器 R_V 的电阻应用 $R'_V = \frac{E}{I_m}$ 来计算。所以 E_1 (10伏)档倍增器电阻值应有

$$R'_V = \frac{E_1}{I_m} = \frac{10}{0.0002} = 50 \text{ 千欧，}$$

由于表头与分流器的并联电阻已有

$$\frac{R_M \times R_s}{R_M + R_s} = \frac{1500 \times 1155}{1500 + 1155} = 652 \text{ 欧，}$$

所以这档串联一只 $R_{V1} = 49.3$ 千欧的电阻就可以了。 E_2 (100伏)档应有 $R'_V = \frac{E_2}{I_m} = \frac{100}{0.0002} = 500$ 千欧。减去 E_1 档已有的阻值之后，这档倍增器 R_{V2} 的阻值应为 450 千欧。按照同样方法计算出 E_3 (500伏)档倍增器 R_{V3} 应取 2 兆欧。

③ 直流电阻档 这档采用一只 $E = 1.5$ 伏的干电池作为电源。当电池用旧后，电压将降低到 $E_{\text{小}} = 1.2$ 伏，这时把调零点电位器 R_{S5} 调节到图 3 中的(A)处，电表应当还能进行测量，即供给 $I_m = 200$ 微安，电表指针指到满刻度。因此电阻 $R \times 10$ 档电路中的电阻 r'_{10} (它是这一档的内阻) 应为：

$$r'_{10} = \frac{E_{\text{小}}}{I_m} = \frac{1.2}{0.0002} = 6000 \text{ 欧。}$$

由于表头与分流器并联后电阻已有

$$\frac{R_M \times R_s}{R_M + R_s} = 652 \text{ 欧，}$$

所以这档只要串联一只 $r_{10} = 5.3$ 千欧就可以了。电阻 $R \times 1$ 档电路中的电阻应为：

$$r'_1 = \frac{r'_{10}}{10} = \frac{6000}{10} = 600 \text{ 欧，}$$

因此需要并联一只电阻 r_1 ，使电路的电阻等于这个数值即可。利用计算并联电阻方法，可以求得这只电阻数值为

$$r_1 = \frac{r'_{10} \times r'_1}{r'_{10} - r'_1} = \frac{6000 \times 600}{6000 - 600} = 666 \text{ 欧。}$$

④ 交流电压档 这档采用仪表用氧化铜半波整流器或两只半导体二极管接成半波整流电路。在半波整流电路中，电表流过的直流电流（平均值）只是输入交流电（有效值）的 0.45 倍，所以交流档满刻度时的电流应有 $I_{\sim} = \frac{I_m}{0.45} = \frac{0.0002}{0.45} = 440$ 微安。因此 $E_{1\sim}$ (10 伏) 档的电阻应为 $\frac{E_{1\sim}}{I_{\sim}} = \frac{10}{0.00044} \approx 23$ 千欧。由于氧化铜整流器或半导体二极管的内阻约为 500 欧，加上表头与分流器并联电阻是 652 欧，它们的总阻值有 1.1 千欧，所以这一档串联一只 $R_{1\sim}$ 将近 22 千欧的电阻即可。依此类推， $E_{2\sim}$ (100 伏) 档应为 $\frac{E_{2\sim}}{I_{\sim}} = \frac{100}{0.00044} \approx 230$ 千欧，减去 $E_{1\sim}$ 档的电阻，所以 $R_{2\sim}$ 应取将近 210 千欧的电阻。用相同的方法求得 $E_{3\sim}$ (500 伏) 档的电阻 $R_{3\sim}$ 应为将近 920 千欧。

(四) 繪制表盘刻度

直流电流及直流电压各档的刻度繪制比較容易，即将表头原来的刻度盘等分刻度就可以了，零点是在表盘左侧。

电阻档的分度不是等分的，可以用下列公式求出各电阻值应按百分度繪出的位置：

$$\frac{r'}{r' + r_x} \times 100 = n$$

其中 r_x 是应繪在表盘上的电阻值； r' 是电阻档的内阻， n 表示表盘上按百分度的位置。按百分刻度表盘的右侧“100”是“0”欧的位置。例如 $R \times 1$ 档的内阻 $r'_1 = 600$ 欧， r_x 为 600 欧时，用上式可以求得这个电阻值的位置應該繪在表盘的 50% 处。依此方法可以繪出其他各阻值应当处在的位置。

交流档分度也不是等分的，它沒有一定关系式，这是由于整流器为非线性的关系，电压愈小，刻度将愈低于直流电压分度。所以最好的方法是在校驗好满刻度的数值之后，也就是以满刻度为基准，調准各倍增器，再进行其他位置的分度。这样做交流分度可以画得很准确。笔者采用两只半导体二极管 2AP9(1Z1) 作为整流器，交流档分度基本上是等分度的，可以与直流电压档合用一个刻度。

(五) 电阻选择

各档所用的电阻都应当經過仔細測量选定，务求找到与計算数值相同的电阻。分流器上各个数值小的电阻要用有絕緣外皮的电阻絲繞制，阻值很低的，如 R_{S1} ，也可用銅漆包線代替，繞成为迭层式的。这些电阻阻值較小，若用万用电表去測定，誤差較大，有条件的应当使用直流电桥来測量。最好各电阻先选用稍大一点的阻值，在校准电表过程中再适当減小，以求准确。阻值較大的分流器，如不用电阻絲繞制，可用炭膜电阻代替，

(下轉第 5 頁)



电阻的串联和并联

在一个电路里，常常要连接几个电阻。如果电路比較复杂，例如超外差式收音机的电路，用的电阻就更多了。那么，怎么把这些电阻連到电路里去呢？

我們可以像图 1 甲那样，把几个电阻順次地連接到电路里，这样的連接法叫做“串联”。串联电阻的符号如图 1 乙所示。

在图 2 甲中，我們把电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 串联后，接到一个 1.5 伏的电池上。可以明显地看出，电路里的全部电流要流过每一个电阻。用电流表量一下这个电流，就知道它等于 10 毫安。如果把另外一个电阻 R 接到电路里(图 2 乙)，使 $R=R_1+R_2+R_3$ ，再量一下电流，可知它也等于 10 毫安。由此可见，电阻 R 在电路里所起的作用和 $R_1+R_2+R_3$ 是一

样的。这就是說，串联后的总电阻等于各个串联电阻的和。用公式表示就是 $R_{\text{串总}}=R_1+R_2+R_3$ 。

如果上式中的 $R_1=R_2=R_3$ ，那么 $R_{\text{串总}}=3R_1$ 。从这里又可以看出，相同阻值的电阻串联后，总阻值等于电阻个数与单个电阻值的乘积。

在什么情况下需要将电阻串联使用呢？

1. 为得到适当的阻值。例如一个 267 欧的电阻，就可以用一个 220 欧和一个 47 欧的电阻串联得到，当然用其他阻值的串联也可以，只要加起来等于所需阻值就行。

2. 为提高耗散功率。例如我們需要一个 1 瓦 100 欧的电阻，而手中恰恰沒有 1 瓦的 100 欧电阻，这时就可以用两个 $\frac{1}{2}$ 瓦 50 欧的串联使用，这样不但使串联后总阻值等于需要的电阻，而瓦数相加也正好等于規定值。

3. 作成分压器。請看图 3。当 $R_1=R_2=R_3$ 时，它们就把电压分成三等分。只要适当选择各分压电阻的阻值和电阻个数，就可以做成不同的分压器。

我們也可以像图 4 甲那样，把几个电阻并排地連到电路里，这种連接法叫“并联”。并

联电阻的符号如图 4 乙所示。

电阻并联后，电路的总电

流要分別从每一个电阻中流过去(見图 5)。电流的通路多了，遇到的阻碍也就小了，所以

电阻并联后其总阻值要变小。如果是两个电阻并联，計算 $R_{\text{并总}}$ 的公式就是 $\frac{1}{R_{\text{并总}}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$ 。把这个式子变化一下就得 $R_{\text{并总}}=\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}$ 。


若 $R_1=R_2=R$ ，則 $R_{\text{并总}}=\frac{R^2}{2R}=\frac{1}{2}R$ 。可以明显地看到，两个相同阻值的电阻并联后，其总阻值为每个电阻值的二分之一。如果是很多个电阻并联，計算总阻的公式就是

$$\frac{1}{R_{\text{并总}}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\dots$$

同样，当 $R_1=R_2=R_3=\dots=R_n$ 的时候， $\frac{1}{R_{\text{并总}}}=\frac{n}{R_n}$ (n 为并联电阻的个数)。将上式倒过来，则得 $R_{\text{并总}}=\frac{R_n}{n}$ ，这就是說， n 个相同阻值的电阻并联后，其总阻值为每个电阻值的 n 分之一。

在图 6 中，两个电阻并联后，又去和另外的电阻串联。由于并联和串联电路都有，所以叫做混联电路。

(栗新华)

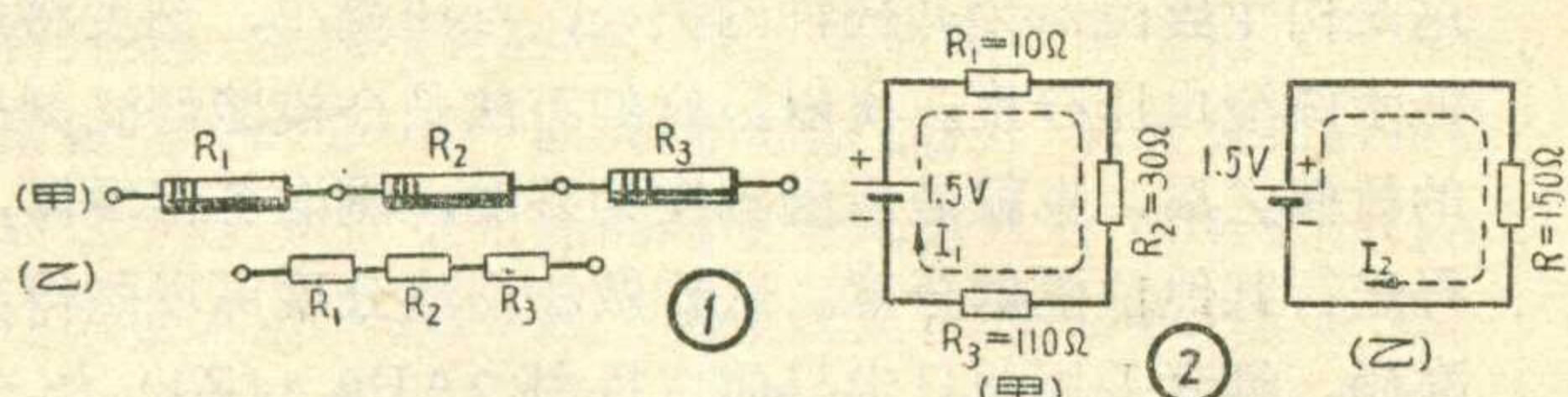


使用便利的再生电容器

在簡易型高放来复式半导体收音机中都有一只小容量半可变电容器，用来調节高放再生的强弱(例如本期下頁图 1 中的 C_3)。这只电容器可以自己制作，具体方法是：截取一段 1.0 毫米(19 号)左右的漆包銅線，把它的一端焊牢在調諧电台的可变电容器定片接綫端上，作为电容器的一极。

再用長約 30 毫米、粗細為套入銅線後可以松动移动的塑料管，在它上面用 0.31 毫米(30 号)漆包或紗包線，靠一端密繞約 40~50 圈，尾端留出适当长度的引綫，繞好后用石蜡粘牢，然后再把塑料管套到定片端的銅線上，作为电容器的另一极(如图)留出的引綫焊到第一只半导体三极管的

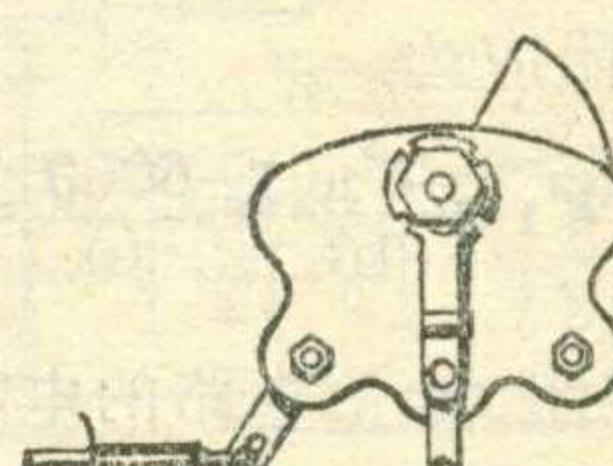集电极端，这样控制再生的微調电容器就完成了。收听时只須出入輕輕地移动套管，就能随意調整再生的强



弱，而且天綫綫圈上还可以不必抽头。如能在机箱侧面或面板上开上一个略大于套管直徑的小孔，让套管伸出来，使它可以随时調節，使用起来就更便利了。

(曉泰)

这是一种采用
磁性天线的半导体
单管机。由于采用
来复式工作方法，

一个高頻半导体三极管起了两个管子
的作用，先放大高頻信号，后又放大
低頻信号，此外还采用再生和倍压检
波电路，所以灵敏度和选择性都相当
好。这种电路的工作原理可以参看本
期半导体知識栏的文章，这里我們只
简单談一下。

一、电路原理

見图 1，从磁性天线收到各电台
的高頻信号，經過調諧回路 L_1C_1 的
选择，选出要收听的信号，通过感应
送給 L_3 ，再送給高頻三极管 BT 放大，
放大后的高頻电流一路經 C_2 、 C_3 、
 R_1 回送到輸入回路完成再生，另一
路通过 C_4 加到两个半导体二极管 D_1 、
 D_2 进行倍压检波。检波后在 R_2 、 R_3 上
得到的音頻电压又加到半导体管 BT
的基极 b 和发射极 e 之間进行低頻放
大，放大后的低頻信号从基极經過高
頻扼流圈 RFC 送給耳机发声。

增大或减小再生电路內的 C_2 和
 C_3 ，可以使再生相应地增强或減弱；
但增大电阻則使再生減弱。增强再生
虽然可以提高灵敏度和选择性，但再
生太强会发生嘯叫。一般再生电路的
缺点是在波段高、低两端的再生作用
不平衡，往往收高端频率高的电台时
再生嫌强，收低端频率低的电台时則
再生比較弱。为了克服这一缺点，增加
一个再生圈 L_4 ，这个再生圈串接在
高頻扼流圈的后面，借以限制高端頻

率电流，而低端频率电流則較易通
过，从而加强了低端的再生。

二、元件的作用和选择

R_1 的作用是稳定再生，可在 50~
500 欧內选取。 R_2 和 R_3 配合，用以調
节半导体管的偏流，以适应接收不同
电台时的需要， R_3 在使用中随时調
节，可以控制收音机的音量，用超小
型 4.7K 的或 50K~100K 大型的。这
两种情况下要求的 R_2 不同。 R_2 在装
机时一次調好，以后不再变动。如无
电表調試，可在 40 千欧~150 千欧范
围选一些电阻逐个換上去試听，到声
音最大而又好听为止，此时 R_3 調到
阻值偏大的位置。

电容器 C_1 以采用空气式单連可
变电容器較好，如只能买到容量小些
的也能用，只要将 L_1 多繞几圈。云母或
塑料絕緣的不够灵敏，也不經久。 C_2
和 C_3 的作用已如前述。 C_2 可在 50~
250 微微法之間选用。 C_3 采用云母介
质或瓷介质半可变微調电容器，最小
容量 4.5 微微法，最大 20 微微法，国
产品有許多种，容量稍有差別无妨。
 C_4 的作用是只让高頻电流通过而阻
止音頻电流，要求用质量高的，最好用
云母的或陶瓷的，不允許有漏电，容量
在 1,000~4,000 微微法內的都可用。 C_5
的作用是让高頻电流暢通，容量要足
够大，可在 0.005~0.02 微法之間选取。

电容器 C_6 用以滤去殘余高頻，可

用紙介或瓷介的，
在 1,000~4,000 微
微微法內选取。 C_7 是
防止电池用旧时通

过电池耦合引起嘯叫声，容量用大一
些的好，最好用 100 微法小型电解电容
器，不要小于 30 微法。 C_{S1} 可起高頻旁
路作用，容量用得大些可使声音圓潤
些，但容量太大則太悶，发音不清楚。

線圈都用七股以上的紗包或絲包
多股漆包線循一个方向繞制。先在磁
棒上用青壳紙或蜡布做成紙圈，然后
繞線圈。 L_1 繞 52 圈； L_2 繞 8 圈； L_3
繞 8 圈； L_4 繞 9 圈。

耳机可采用耳塞子或其他耳机，
2,000 欧或 4,000 欧的都可以，阻抗低
些比較好。

高頻扼流圈 RFC 可利用旧中頻
变压器的一个線圈代替，或购售品
2.5 毫亨左右的。也可以自繞，用一
个旧中頻变压器小磁心或磁环（外徑
約 10 毫米），在上面用 0.1 毫米左右漆
包線繞 300~500 圈。


BT 是高頻半导体三极管，型号
不拘，如 3AG11 ($\Pi 401$)~3 AG14
($\Pi 403A$) 和 3AG1 (2Z301)~3AG4
(2Z304)，以及 ZK 306~ZK309 等
都可用。高頻管的截止频率愈高，放大
系数愈大，收音机灵敏度愈高。

D_1 和 D_2 可用任何型号的点接
触型半导体二极管，正、反向电阻相
差愈大愈好。

图 2 是安装图，供制作中参考。

硬币的妙用

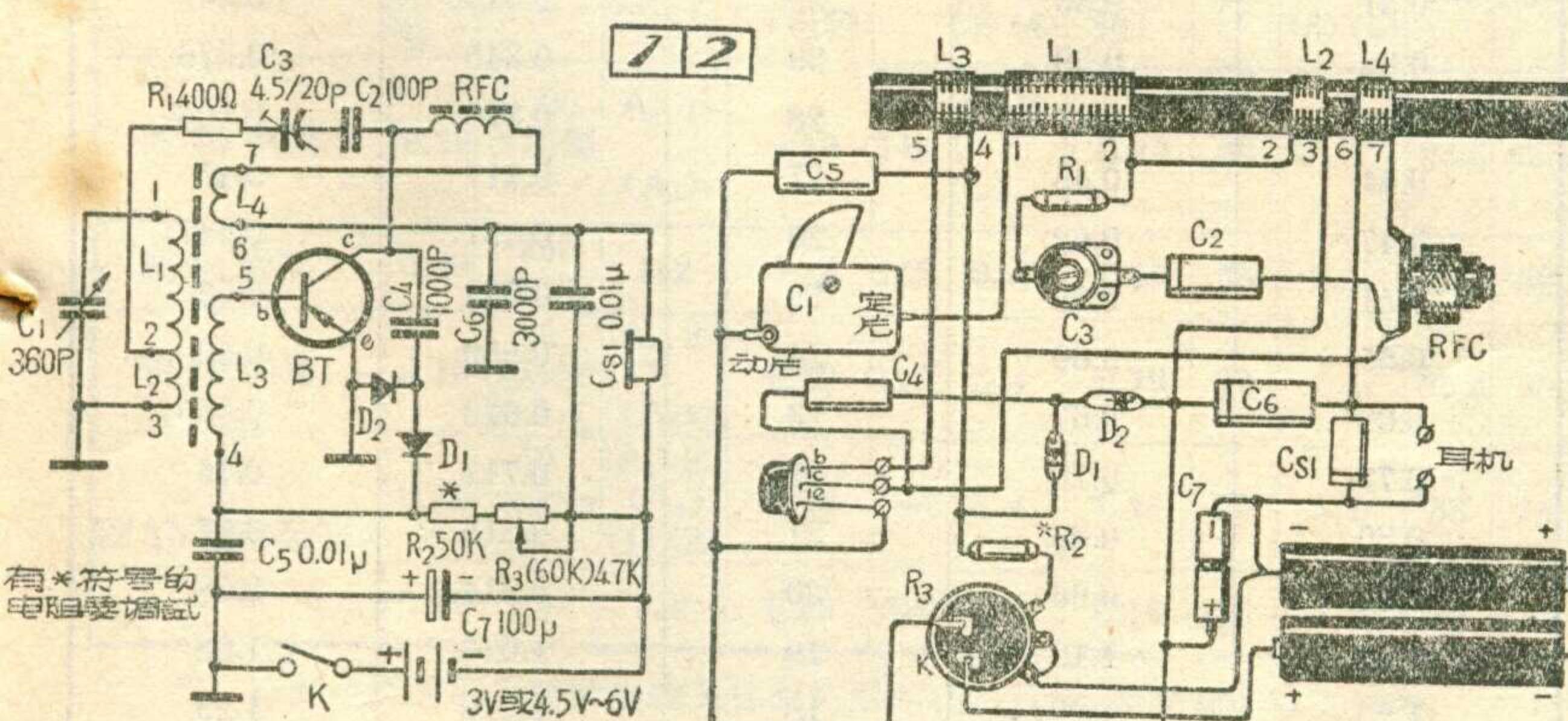在底板上打电子管座孔时，总先
要按管座的大小画个圓圈。业余爱好者
可能一时找不到圓規或适当的工
具，这时可在口袋里摸出几个硬币来
利用一下。6N1、6U1 等用的九脚电
子管座可用一枚二分硬币来画。1A2、
6K4 等用的七脚电子管座可用一枚一
分硬币来画。因为九脚座的直徑是 20
毫米，二分硬币直徑是 21 毫米；七脚
管座的直徑是 17 毫米，一分硬币直徑
是 18 毫米。硬币比管座各大 1 毫米，
用来画圓打洞恰好合适。（庸人）




交流电都是一起一伏地变化着的，但是它们变化的快慢却不同，有的变化得很快，有的变化得很慢。为了说明这个特点，我們把交流电在一秒钟內变化的次数叫做頻率。它的单位是赫芝（用来紀念发现无线电波的物理学家赫芝）或简称赫，代表符号是 **HZ**。例如图 1 是正弦交流电，它在一秒钟內一起一伏地变化了一次，所以它的頻率就是 1 赫。图 2 的正弦交流电，一秒內变化了五次，所以它的頻率是 5 赫。我們日常所用的交流 220 伏市电，它的頻率是 50 赫。在过去的书刊上，也有采用周/秒（简称周，符号为 **C/S**，或简写为 **C**）作頻率单位的，1 周/秒就是 1 赫。

交流电在每秒內变化的次数愈多，我們就說它的頻率愈高。例如人們讲话的声音变成电流在电话綫里奔跑时，它的頻率就是几百赫到几千赫。一千赫是一赫的一千倍，常用符号 **KHZ** 或 **KC** 来表示。空中奔跑着的无线电波，頻率更高，每秒钟的变化


怎样量漆包綫

我們繞制綫圈的时候，应当知道所用漆包綫的綫号或直徑。国产漆包綫是以綫的銅心标称直徑（单位毫米）为标号的。例如我們要用 0.38 毫米漆包綫，就是說它是銅心直徑为 0.38 毫米的漆包綫。下面是几种繞制收音机綫圈常用的漆包銅綫綫号表，表中还列出了各号漆包綫的外徑数值，和相当的一般英規的綫号。

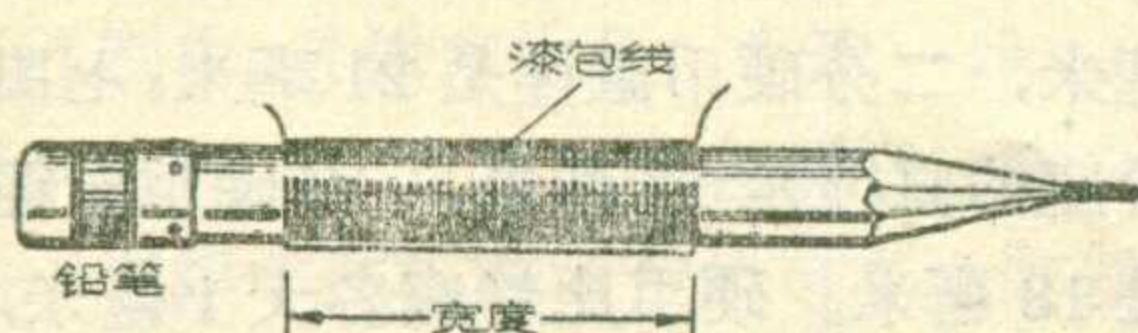如果我們手头有了漆包綫但不知它的綫号，可以把漆包綫繞在一支圓杆鉛笔上，繞上几十圈（如图）。必須繞得很紧，不能有空隙。然后用标准公制量尺，量出漆包綫在鉛笔上所占的寬度。将这



頻率与波長

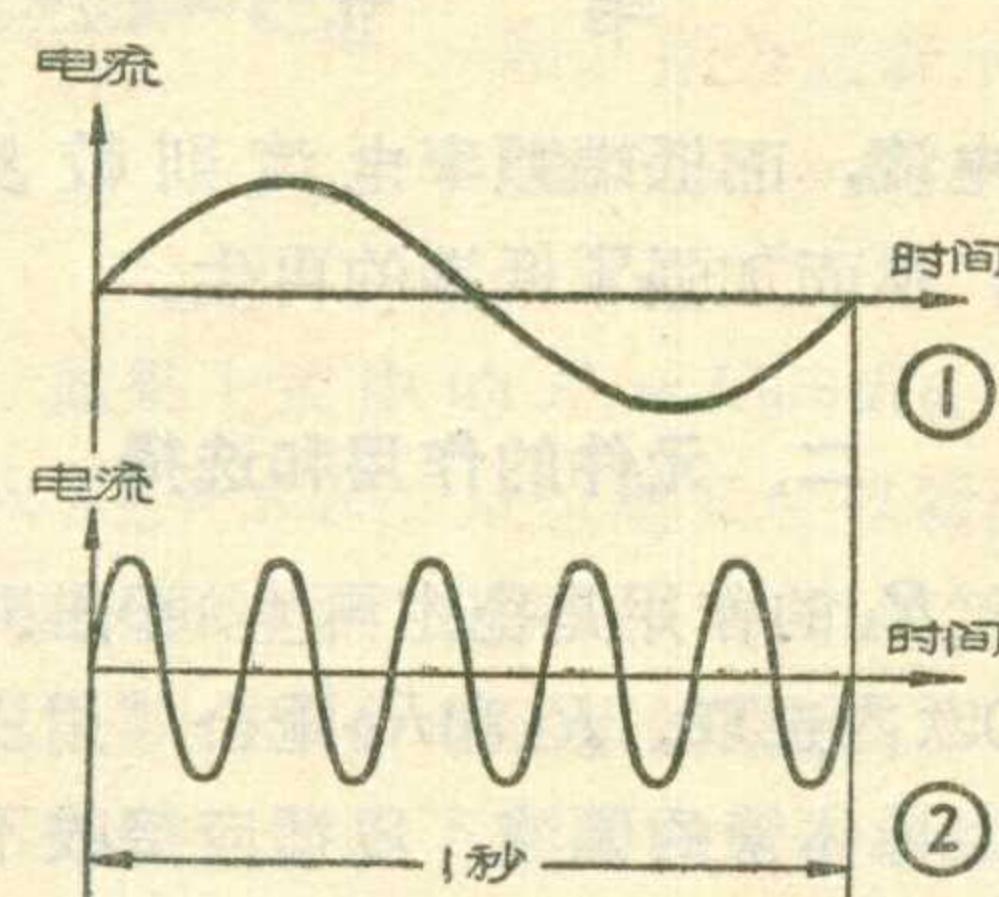

从几十万次到几千万次，需要用兆赫来計算。一兆赫就是一赫的一百万倍，代表符号为 **MHZ** 或 **MC**。

所有的无线电波在空中奔跑的速度都和光的速度相同，这个速度近似为每秒钟三万万米。如果有一个每秒变化三万万次（300 兆赫）的无线电波在空中奔跑，那么每一个完整的波形（一起一伏变化一次的波形），在空間就占据了一米长的距离。因此我們也可以用一个完整的波形长度来表示交

流电变化的快慢。我們把它叫做波長，它的单位是米。頻率愈高，波長就愈短。它們两者之間可以用简单的式子表示：

$$\text{波長(米)} = \frac{300,000,000(\text{米})}{\text{頻率}} \text{ 或}$$

$$\text{頻率} = \frac{300,000,000}{\text{波長}}$$

如果一个广播电台的波長是 200 米，利用上面的公式就可以算出它的頻率是 1.5 兆赫。电视台常用 57.75 兆赫的頻率发送电视图象，因此它的波長是 5.2 米。

实际上，波長和頻率是同一件事的两种表示方法。在頻率不高时，用頻率来表示是比较方便的。例如 50 赫市电折算成波長便是 6,000,000 米，这样大的数字，写和讀都很不方便。但是当頻率很高时，用兆赫、千兆赫或兆兆赫来表示，也很不方便。因此就用波長来表示。例如米波、厘米波、毫米波等等。收音机的度盘上，中波电台用頻率来刻度，短波电台用波長来刻度，就是这个道理。（熒光）

个寬度除以所繞的圈数，就得出了漆包綫的实际外徑（即漆包綫直徑），从表中就可查知它的綫号。例如鉛笔上繞了 100 圈，量得长度为 42 毫米，那么， $42 \div 100 = 0.42$ 毫米，查表可知它是 0.38 毫米漆包綫，也就是相当

于英規的 28 号漆包綫。

这样得出的綫号虽然不十分准确，但誤差也不很大。鉛笔上繞的圈数越多、越紧密，誤差越小。关于漆包銅綫的其他詳細規格，可以查閱 1963 年第 2 期封三“国产漆包銅綫規格表”。

（文）

国产漆包銅綫		近似英規銅綫		
綫号 (銅心直徑, 毫米)	漆包綫直徑 (毫米)	綫号	銅心直徑 (毫米)	漆包綫直徑 (毫米)
0.31	0.35	30	0.315	0.34
0.35	0.39	29	0.345	0.376
0.38	0.42	28	0.376	0.406
0.41	0.45	27	0.417	0.45
0.47	0.52	26	0.457	0.487
0.51	0.56	25	0.508	0.56
0.55	0.60	24	0.559	0.60
0.62	0.67	23	0.610	0.655
0.72	0.78	22	0.711	0.76
0.80	0.86	21	0.813	0.87
0.90	0.96	20	0.914	0.98
1.04	1.12	19	1.016	1.08
1.20	1.28	18	1.219	1.29

几种再生式线圈的数据和用法

目前常见的商品再生式线圈主要有蜂房绕法和单层平绕两种。蜂房的又有美通336和天桥牌336再生式线圈等数种，它们的外形尺寸和性能很近似，完全可以互换使用（图1a）。单层平绕式再生线圈，目前有上海产的一种（图1b）。图1a、b两种线圈的再生圈和谐振圈，在性能上是近似的，只是天线线圈不同。蜂房绕法的天线线圈在200圈左右，电感较大，阻抗较高，所以叫高阻抗式。单层平绕的天线线圈在30圈左右，所以叫低阻抗式。

高阻抗式天线线圈，可以使整个中波段的灵敏度比较均匀。不过，装制


简单收音机也完全可以使用低阻抗式的。

再生线圈比较简单，圈数多少有些出入对性能影响不大，所以多数爱好者都是自己绕制。下表列出了一些再生线圈的拆测记录数据，供自己绕制时参考。


线圈绕法可参考本刊已经发表的有关文章，也可以参考图

1c，在线圈筒上，套上两块内径恰好能和线圈筒紧紧套住（或粘住）的厚


纸板，然后把线乱绕上去，这种乱迭绕法能代替蜂房绕法。

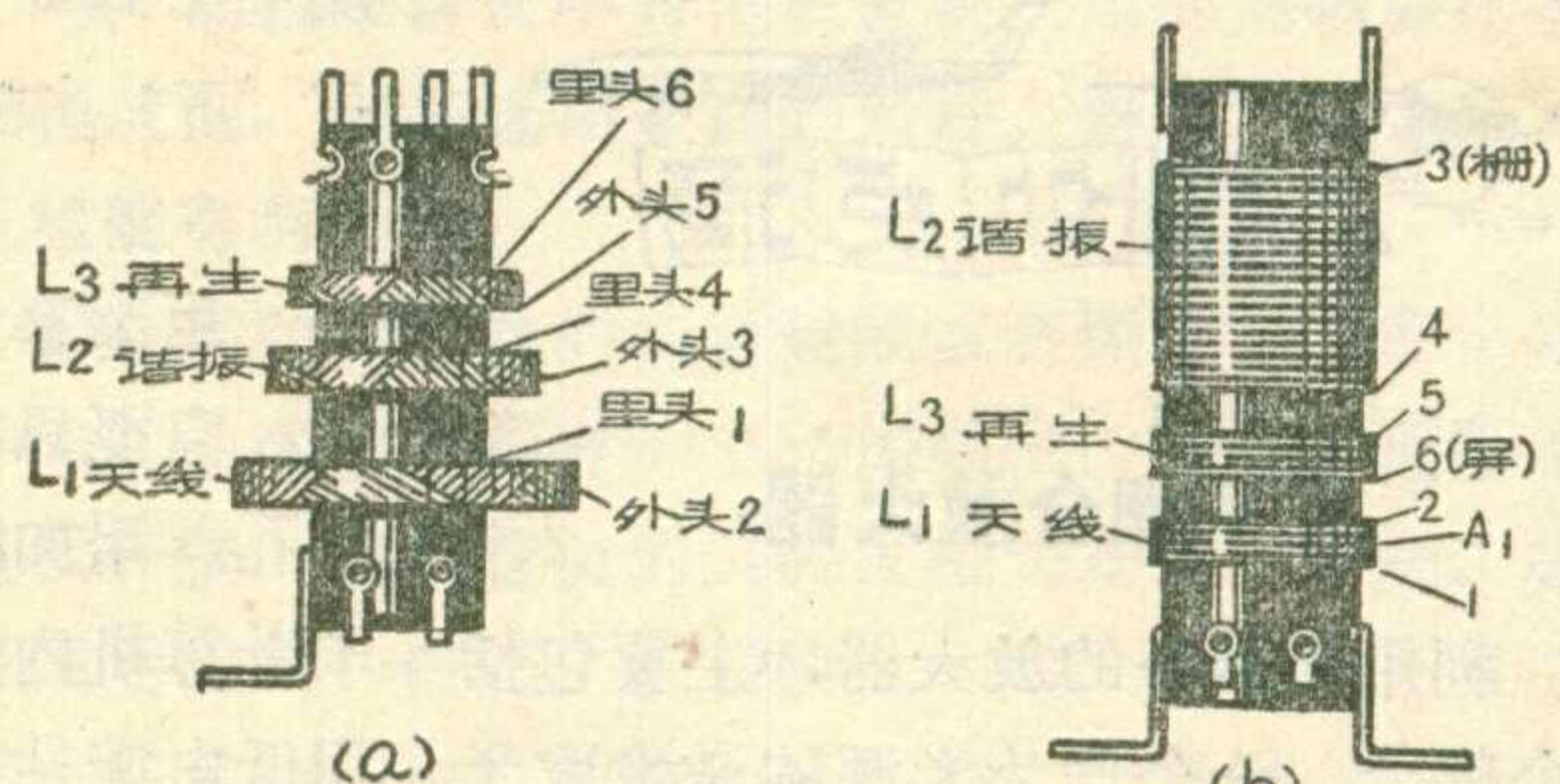

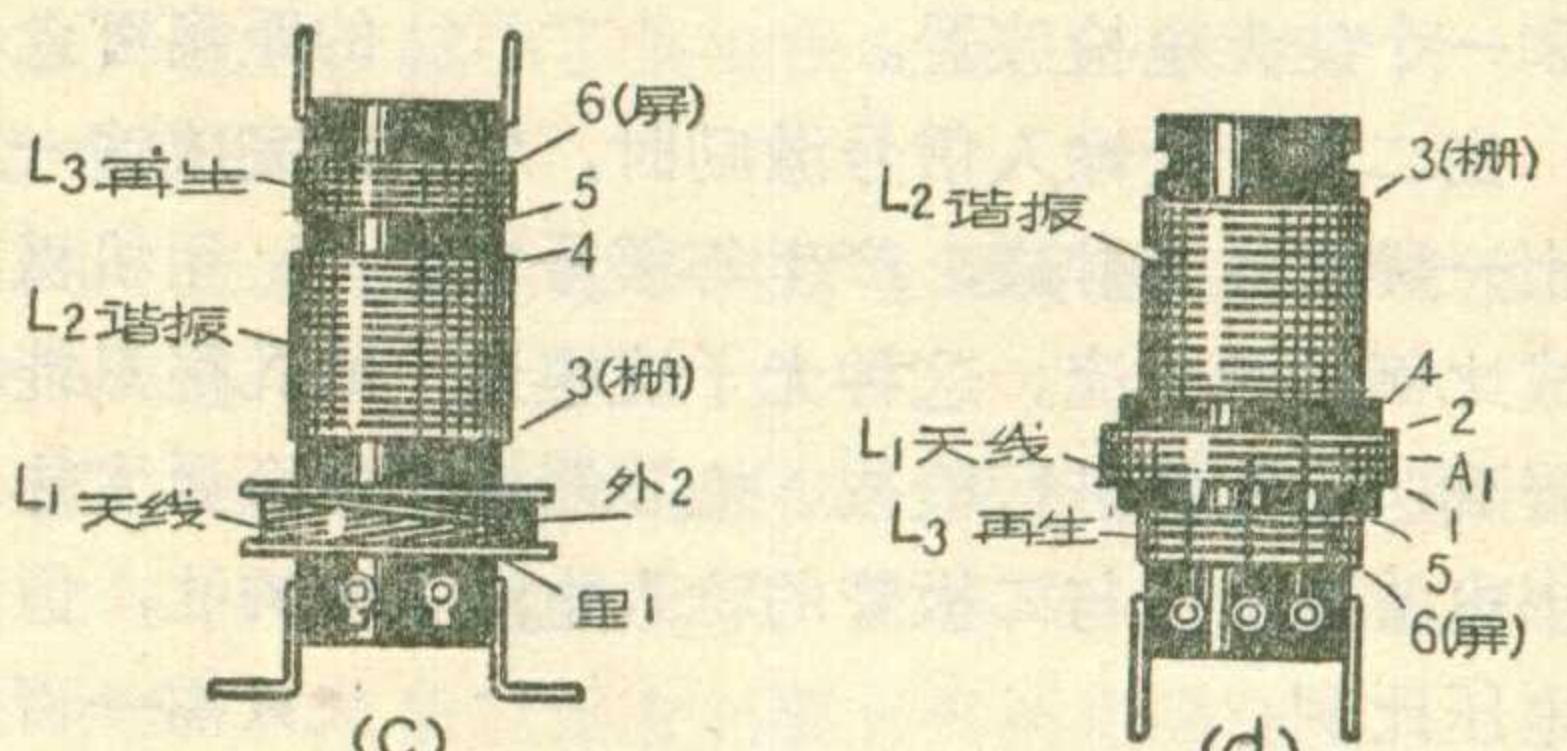
(a) Beehive winding method for regeneration coil.



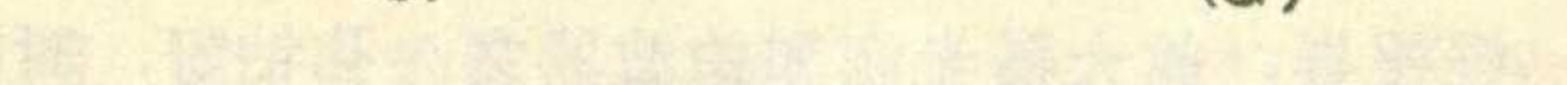
(b) Flat winding method for regeneration coil.



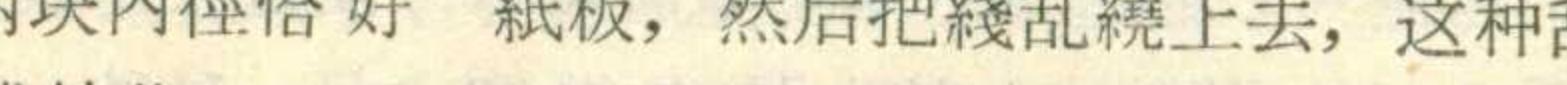
(c) Mixed winding method for regeneration coil.



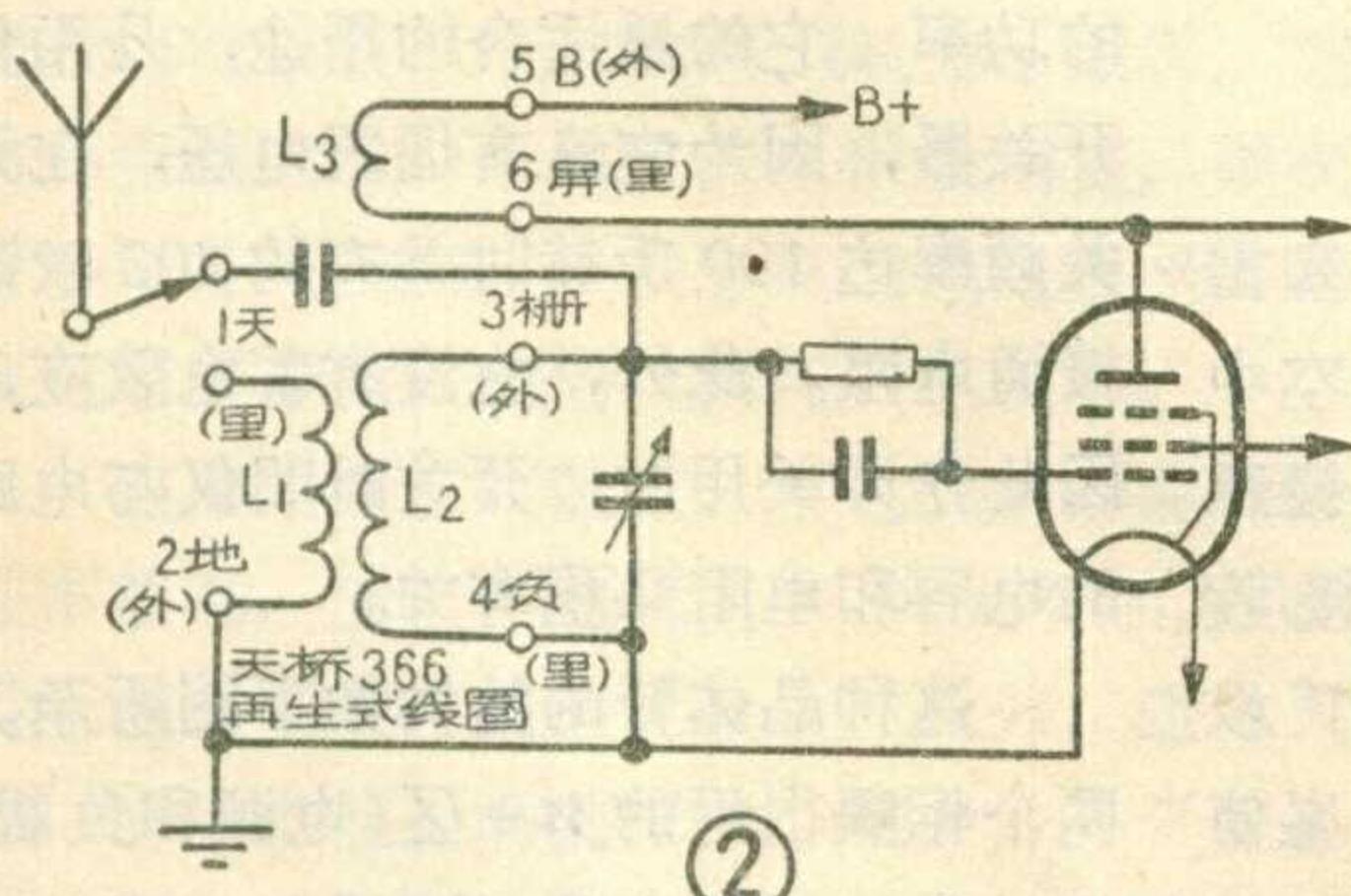(d) Flat winding method for regeneration coil.



②

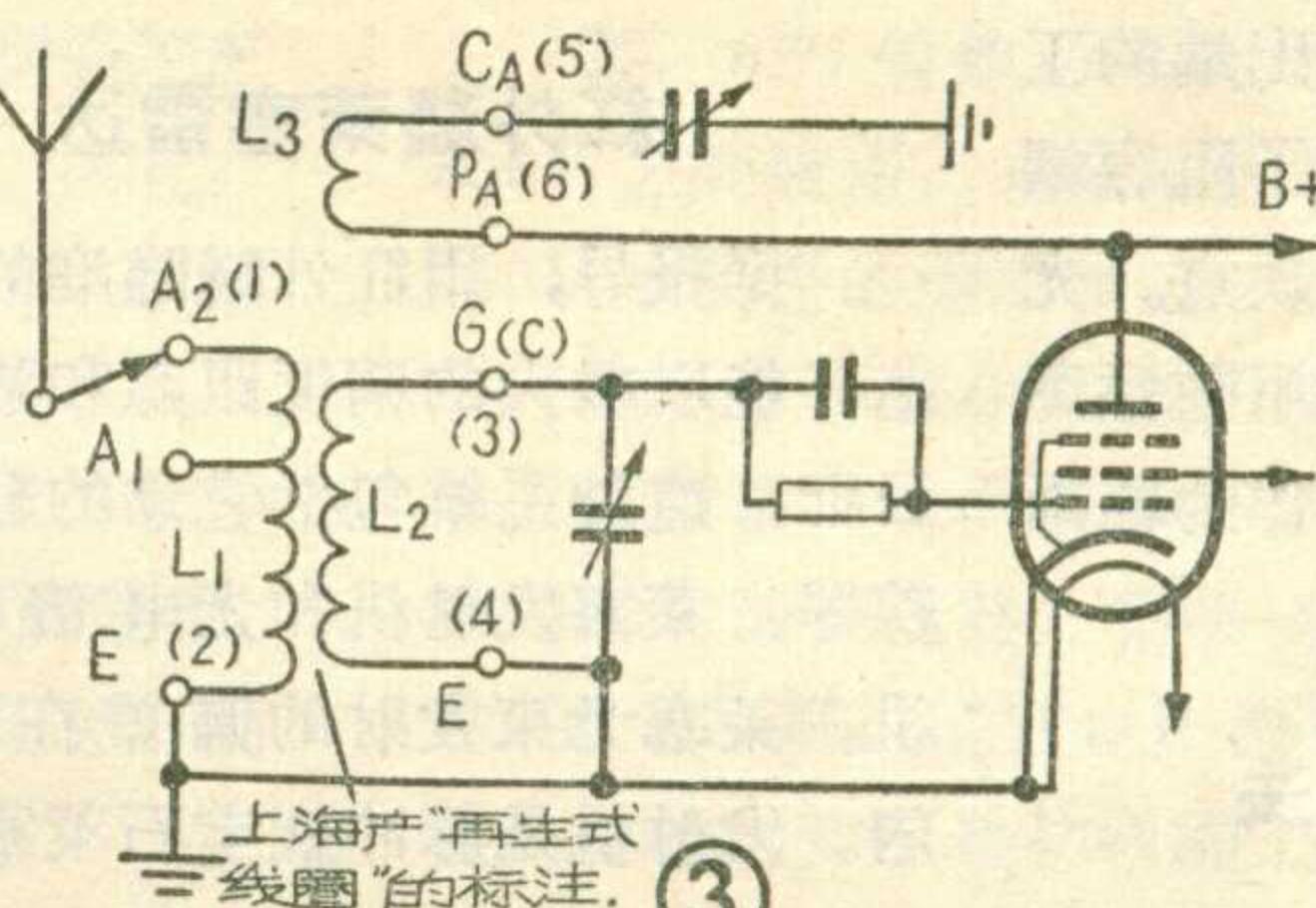

③

几种再生线圈的参考数据

线圈外形及绕法	天线线圈			谐振线圈			再生线圈			线圈筒	
	线径 (用线)	圈数	出线头 标记	线径 (用线)	圈数	出线头 标记	线径 (用线)	圈数	出线头 标记	直径 (毫米)	长度 (毫米)
图1a 蜂房	0.12 (单丝)	197	1 2 天地 (2)(1)	7×0.07 (丝包线)	100	3 4 栅负 (3)(4)	0.2 (单丝包)	45	5 6 屏 (5)(6)	16.5	40.5
图1b 平绕	0.19 (15圈 A ₁)	30	A ₂ E (A ₁)	0.19 (C)	114	G E (C)	0.19	30	C _A P _A	24.5	63.2
图1c 混绕	0.09 (乱迭)	250	1, 2	0.12	145	3, 4	0.12	65	5, 6	20	50
图1d 平绕	0.19 (距地6 圈 A ₁)	25	A ₂ , 2 (1) (A ₁)	0.19	110	3, 4	0.19	23	5, 6	25.4	55
图1b 自绕数据	0.15 (中间抽出 A ₁)	50	A ₂ E (A ₁) (1)(2)	0.29	80	3, 4	0.15	50	5, 6	38	75
	0.19	55	1, 2	0.29	98	3, 4	0.19	45	5, 6	32	75

注 1. 表中蜂房再生线圈出线头标记栏里的(2)(1)等，是美通336的标号；

2. 表中线径栏没有另外注明导线用线种类的都是漆包线。





量4千到5万电子伏特。(光远編譯)

的溫度，30秒钟以內給出露點溫度，精度可达±0.25°C。(泽仁 編譯)

萊塞钻头

用萊塞光在坚硬的金属上钻出的孔，直徑只有万分之一吋。这样小的孔，用肉眼是观察不出来的。在电子計算机內使用的磁性鋼綫上，要求用低电能钻出許多彼此非常靠近的小孔。如果钻出的孔愈小，则孔与孔間的距离可愈小。利用萊塞钻头能很好地完成这一工作。

用机械設備在金属上钻孔，钻出的孔徑只能小至百分之一吋，而且会使金属发热。用电子注虽然可钻出更小的孔，但也会使金属发热。萊塞钻头只需一百万分之一秒的瞬間就可将孔钻好，时间这样短，钻孔周围的物质是来不及发热的，这是萊塞钻头的另一独特的优点。

(李元善編譯)

紅外線萊塞雷达


据报导，用紅外線瞄准的萊塞雷达，能以极大的精度跟踪和瞄准空中目标。这种系統包括它动的紅外線跟踪器、萊塞发射机和光电倍增接收机。萊塞光束发射的偏差在0.01°以内。发射机是脉冲紅宝石萊塞，峯值输出为375瓦；跟踪器是冷却在液体氮中的鎢化銦光电二极管。这种系統的精确度为微波跟踪装置的10倍。为了得到較高的信号噪声比，可以用較窄的、更强的萊塞光束。(泽仁 編譯)

检查半导体的新方法

为了发现半导体在掺入杂质时扩散层产生的微小缺陷，可采用一种电子束扫描检查法。

如图所示，电子束通过加有电場的两对极板，对半导体截面进行扫描，产生的电流经过放大接在示波器上。如果半导体扩散层有缺陷时，示波器上的波形便消失了。用这种方法，能检验出10%以上的反常变化。

实验采用的电子束，半径1微米，电流1微安到4毫微安，注入能

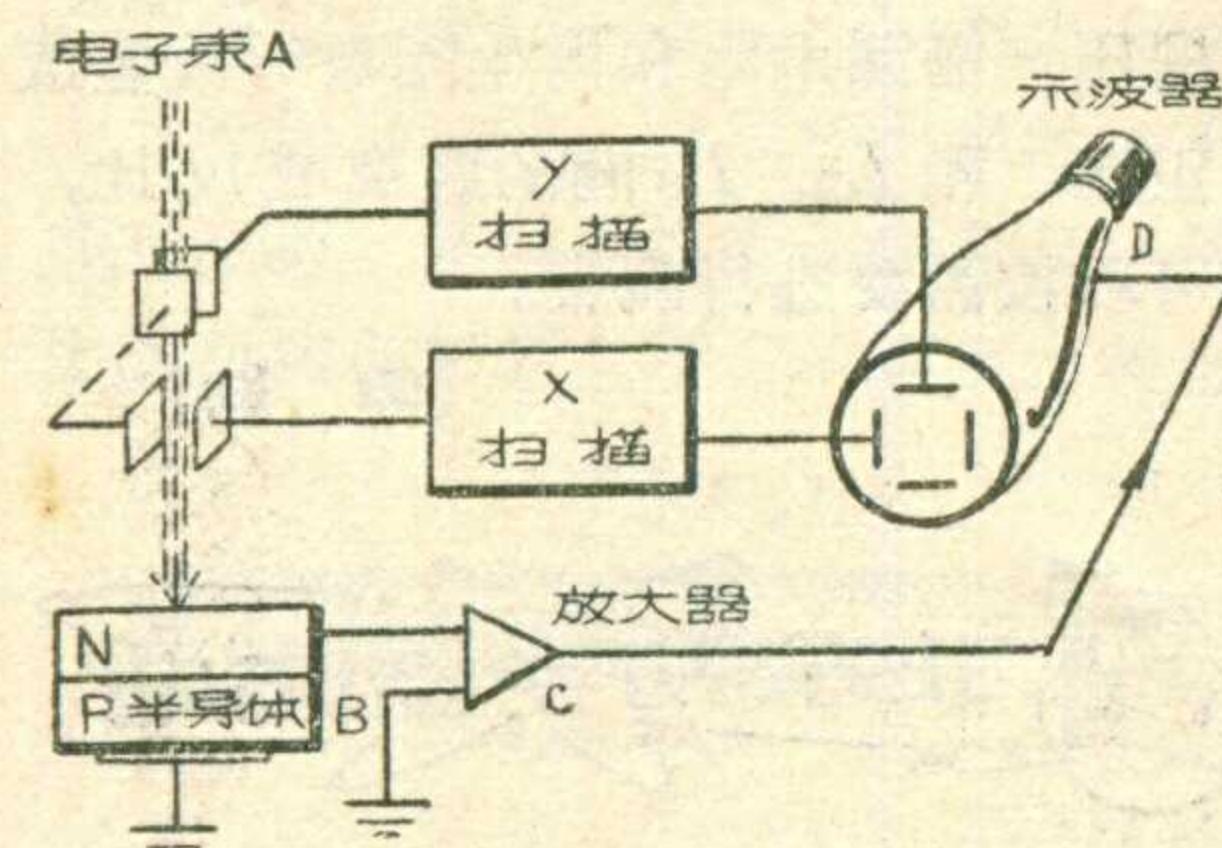

电子露点表

这种电子露点表，是利用热电制冷半导体和热敏电阻制成的。由一稳压电源供电而产生的光束，經過一面反射鏡到达一个光敏电池。如果反射鏡上有露，光束反射后便散乱，因此光敏电池的电流发生变化。利用这种变化可控制用来冷却反射鏡的热电微型组件。当有露时，切断致冷装置，当露消除后，光線可以射到光电池上，使致冷装置接通。反射鏡表面不断周期地出現有露和沒露的情况，同时决不会冷到露点温度以下。这种表可以在它接通之后三秒钟内給出周围


新型金属氧化硅晶体管

这种晶体管的型号为95BFY，它的輸入电阻为一百万兆欧，远大于通常的晶体管，甚至超过場效应晶体管的輸入电阻。在电子仪器、控制电路、計算机、长途通信设备中，这种晶体管可用作高低阻抗变换器或低頻放大器。它也适用于邏輯电路。

由于这种晶体管基本上属于多数載流子器件，不受輻射的影响，所以也能用在卫星及其它外层空间设备中。

用它作振蕩器时，振蕩最高频率可达150兆赫；用作混頻器时，变頻增益可达20分貝（衬底端用作第二信号端）；用作屏极調制的輸出級时，在频率达100兆赫时能輸出数百毫瓦的功率。它的最适合的用途，是用作开关器，因为它沒有偏置电压，在开关频率达100千赫时具有約400欧的接通电阻。此外，它沒有蓄电效应，因此作开关用时，开关时间仅与电路的电容和电阻乘积有关。

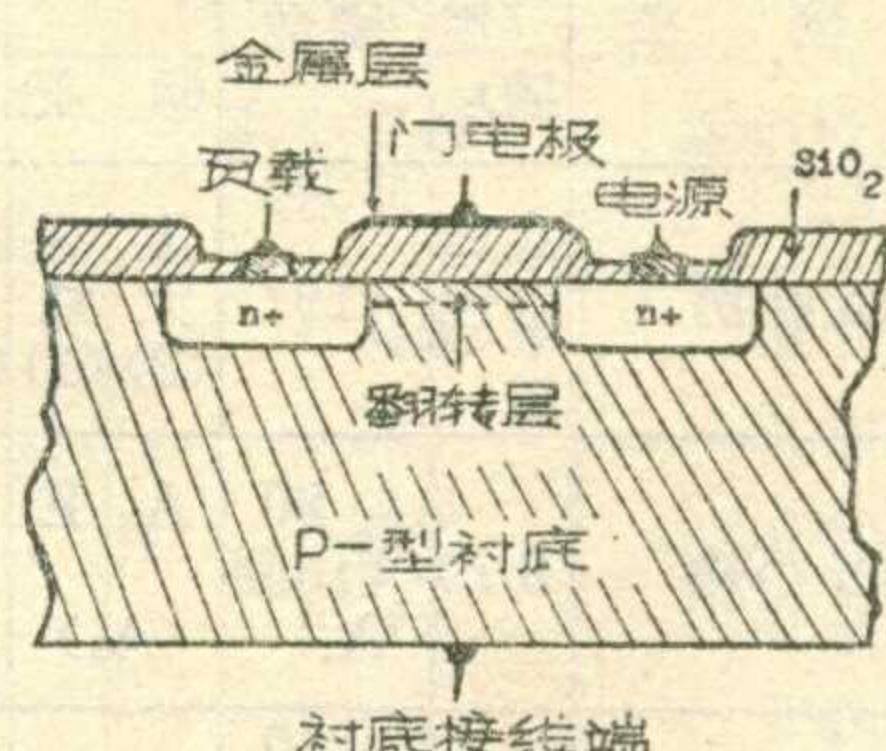这种晶体管的結構如下图所示。两个相隔很近的n+区（电源和負載）用扩散法形成在P型硅衬底上。在电源和負載之間的衬底上生成一薄层氧化硅，并在这层氧化物上用噴塗法塗上一个鋁质电极。



如果在門电极上接正电压，则在衬底表面感应产生负电荷，形成一个n型通道，使电源与負載間連通。如果在电源和負載間接上电压，则电源和負載間的电流可由門电极上所加的电压来控制。(車扁 編譯)

问与答

問：磁棒、磁性瓷、铁淦氧、铁粉心是不是同样的东西，有什么区别？磁性天綫为什么能提高Q值？上述物体各有什么特性及功用？

答：铁粉心是将天然氧化铁 Fe_2O_3 、 Fe_3O_4 或含镍的坡莫合金等，用化学或机械方法弄成细粉粒，然后在粒面加塗上絕緣薄层，掺入适当成分的可塑性結合剂，每平方吋加50~100吨的压力，压成所需的形状烘干而成。它的导磁系数随所用磁性材料而不同，約自55至100,000。由于铁粉心的磁性粉粒有絕緣层隔开，电阻率增大，用于高頻时渦流損耗較小，Q值也降低不多，适用于高至20千赫的高頻。它的电阻率为 10^{-7} 欧·米，是依靠磁性粉粒的絕緣层而增大的。由于絕緣层厚度制造上有限制，所以电阻率不能很高。

铁淦氧是用高电阻率的金属氧化物（属于半导体）的混合物烧結而成。它的分子式为 $MOFe_2O_3$ ，式中M代表二价金属离子，如銅、鎳、鐵、鋇等。它的制造工艺与陶瓷相似，外形和性能也很像陶瓷，硬而脆，多孔，所以又叫“磁性瓷”。铁淦氧的电阻率为 10^7 欧·米，因此可用于微波，而渦流損耗依然較小。


磁棒用铁淦氧做成。用它繞成的磁性天綫，由于导磁系数高，能把电磁能集中，大大增加天綫收到的能量，因此能提高收音机的灵敏度。此外，磁性天綫具有方向性，所以也能提高选择性，减少外界干扰。

問：我装了一架三回路矿石机如图，天綫綫圈（30圈）和第二回路綫圈（65圈）繞在一根磁棒上，第三回路（65圈）繞在另一磁棒上，用两个365PF的单連可变电容器調諧，以半导体二极管检波，选择性和灵敏度都不好，如何改进？

答：三回路矿石机的主要优点是选择性好。由于經過双重調諧，損耗較大，音量只会低，不会高。两个回路調諧得不合时，音量会降低得更厉害。装置时两个回路綫圈的位置，是决定矿石机选择性好坏的关键。太近时，灵敏度高，选择性差；太远时，选择性好，但灵敏度低。因此在固定第3回路綫圈(L_3)以前，必須經過实际收音，将它向第2回路綫圈(L_2)靠近或移开，直

到选择性和灵敏度都能滿意后，再加以固定。倘离第2綫圈很远时才能分清电台，天綫綫圈的圈数应减少。可变电容器应当用双連的，并

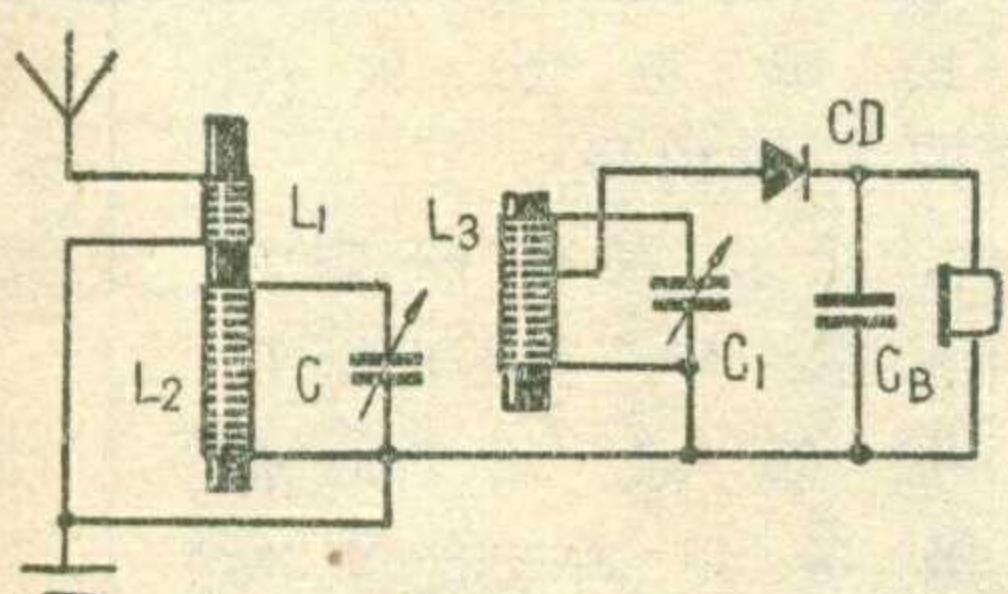且用补偿电容器使两个回路能同步地調諧到同一頻率，这样灵敏度就不会下降很多。（以上朱邦俊答）



問：高放来复式半导体收音机上用的高頻变压器或高頻扼流圈，导綫选用多粗的最好。导綫太粗太細对收音机性能有何影响？

答：高頻变压器的初級綫圈或高頻扼流圈的电感与半导体管的输出电容有一个諧振頻率，我們希望諧振的峰值低一些，使收音机的灵敏度較为均匀，因此，綫圈的导綫用得細一些好，使Q值低一些，諧振峰不致成为尖端，并且結構也可做成小一些的。但导綫也不应太細。过細的机械强度不够，容易发生故障，此外还使直流电压降过大，減小了集电极电压，一般导綫用0.07~0.1毫米的即可。

問：交流收音机能不能用电源插座上的地綫插孔引出来作天綫？

答：交流收音机的电源插头插进电源插座以后，收音机就与电源的地綫接通了，其效果和天綫插孔接到电源的地綫一样，所以沒有必要另外再用綫連接。

問：6P1管的屏压在电子管手册上注的是250V，为什么一般售品收音机电源变压器乙电多是 $2 \times 220V$ ，而且还能带动 $6\frac{1}{2}$ 吋的揚声器？而有的售品扩音机电源变压器为什么又是 $2 \times 300V$ 的？

答：6P1管作功率放大器时屏极电压可以在180~300V之間使用，只是輸出功率和失真的大小有所不同。250V是典型的运用值之一。一般普通收音机为了經濟，多将屏压降到200~230V使用，电源变压器可以做得較小。这时輸出功率略小一些，但收听已很够用。例如用 $2 \times 220V$ 的变压器，整流以后，直流电压仍在220V左右，通常不經過滤波电阻直接經輸出变压器供給6P1屏极，在輸出变压器初級圈上降落10V左右，屏极电压可有210V左右，这时最大輸出功率尚有2W以上，足够 $6\frac{1}{2}$ 吋揚声器放音。

扩音机的負載一般比收音机要重，輸出功率要求大，屏压就应高一些，故这类售品变压器的电压数值也較高。

（以上林华答）

問：电子管的內阻如何計算？

答：电子管的內阻一般是指它的屏极、阴极之間的等效电阻。它是在栅压、帘栅压、抑制栅压为固定值的情况下，屏流除屏压所得的商。它可以由測量出的屏流和屏压計算出来，也可以由电子管手册中的特性曲线上查出来。电子管的內阻和电子管的交流电阻是两个不同的概念，在使用时不可混淆。

問：电子管的帘栅极降压电阻值如何計算？

答：計算帘栅极降压电阻的公式是：

$$R \text{ (欧)} = \frac{E_a \text{ (伏)} - E_{sg} \text{ (伏)}}{I_{sg} \text{ (安)}}$$

其中 I_{sg} 是帘栅极电流， E_a 是乙电电源电压， E_{sg} 是所需要的帘栅极电压。

問：超外差式收音机短波段本机振蕩綫圈不用垫整电容和补偿电容，同样可以收听，不知何故？

答：短波段的天线输入调谐线圈一般 Q 值都不很高，谐振曲线比较平坦，通频带较宽，且中频只有 465 千赫，因此振荡部分与输入部分跟踪较差时，一般仍然可以收听。在短波段里时常会有一个电台在相隔二倍中频的两个地方同时出现，而且音量几乎相差不多，即所谓像频干扰，就是这种原因造成的。准确地调整垫整电容和补偿电容可以达到改善跟踪情况，减少像频干扰的效果，因此加用这些电容还是必要的。

問：一台五灯机若再加一只调谐指示管改为六灯机，請問原五灯电源变压器是否要換？

答：6E1 调谐指示管的荧光屏和阳极电流总计不过 2.5 毫安左右，电源变压器高压部分增加这一负载不会有問題。6E1 灯丝电流为 0.3 安，灯丝部分增加这一负载后，一般說問題也不太大，可能电源变压器发热要較快一些（按一般五灯变压器有 5 伏整流管者为 6.3 伏 2 安和无 5 伏整流管者为 6.3 伏 2.5 安考虑）。可以减小指示灯电流，用省电型的灯泡，或根本不用指示灯，而以 6E1 作开机指示，就会更好一些。

問：一台五灯机接上 2 市尺长的拖线收听很好，但接再长的天线时反而产生嘶叫声，为什么？怎么办？

答：这是天线参数变化以后对调谐回路引起的影响。天线加长后，天线电容增大了，天线回路的谐振频率就往频率低的方向移动。如果变频级和中放级因布线不良存在較大的反馈电容，那么当天线回路的谐振频率与中频接近时，正反馈加强，就会产生嘶叫声。解决的办法：①在天线与地线之间并联一只 2 千欧～5 千欧的电阻或 100～500 微微法的电容试试，②减少天线线圈圈数或减小天线与栅极线圈之间的耦合，③变频级和中放级重新合理布线，避免正反馈，这是治本的办法。

（以上郑寛君答）

問：一般交直流两用电源超外差式收音机的环状天线是否可以用售品线圈代用，效果如何？

答：可以代用，仅在不用天线或拖线时，灵敏度比用环状天线时稍差。

問：高、中、低音扬声器有何区别？

答：这几种扬声器在性能上的区别，在于有效频率范围的不同，一般的中音扬声器放送频率約为 100～8000 赫的中音频时声音最好，高音扬声器的最高频率范围可以达到 12000 赫或更高；低音扬声器的最低频率范围約为 80～40 赫或更低。扬声器有效频率的不同，在很大程度上决定于机械振动系统——纸盆的构造；着重于放送高音的扬声器，纸盆质量要轻，质地坚硬，以便在高音频工作时能够灵活地振动。着重于放送低音的扬声器，纸盆应具有很好的悬浮特性和机械强度，使它能够适应和經受得起振幅很大的低音频振动。一般的高音扬声器口径較小或者制成为号筒式或电容式的扬声器。低音扬声器的口径則較大。

（以上徐疾答）



中国电子学会理事馬大猷同志的題詞	(1)
本刊举行座谈会紀念創刊十周年	(1)
微型电子设备	煥良編譯(2)
声納是怎样工作的？	蔣澤仁編譯(4)
双失諧回路鉴頻器	琳田(6)
袖珍式簡易电子示波器	吳葆仁(8)
6J5 用作变頻管	程培其(9)
快速粮食湿度測定器	韓章乔(10)
超再生式接收	徐疾(11)
螺絲釘鋸短的簡法	夫(13)
* 半导体知識 *	
半导体管高頻放大电路	魯濱(14)
海棠 63—31 型交流三灯收音机	楊善道(16)
自制拉花鋸条	华(17)
再談利用超音頻振蕩作干电池机甲电的問題	于連芳(18)
一些外国旧型号电子管的特性参数	王順(19)
美多牌 R 20—2 TH 20 瓦扩音机	陈达斌(20)
普及型半导体收音机的維修	浩波(22)
* 实驗室 *	
自制万用电表實驗	永為(24)
* 业余初学者园地 *	
电阻的串联和并联	栗新华(26)
使用便利的再生电容器	曉泰(26)
用高頻管裝的半导体单管机	韦立(27)
硬币的妙用	庸人(27)
頻率和波长	熒光(28)
怎样量漆包線	文(28)
几种再生式線圈的数据和用法	曉勤(29)
国外点滴	(30)
問与答	(31)
封面說明：国产 DMJ—16B 型模拟式电子計算机	

編輯、出版：人民邮电出版社

北京东四 6 条 13 号

印 刷：正文：北京新华印刷厂

封面：京华胶印厂

总 发 行：邮电部北京邮局

訂 購 处：全国各地邮电局所


本期出版日期：1965 年 2 月 12 日

本刊代号：2—75 每册定价 2 角



型号	种类	管脚图号	灯丝电压 U_f (V)	灯丝电流 I_f (A)	屏极电压 U_a (V)	栅极电压 U_g (V)	栅极电流 I_{g2} (mA)	屏极电压 U_g (V)	屏极电流 I_a (mA)	帘栅电压 U_{g2} (V)	帘栅电流 I_{g2} (mA)	内阻 R_i (kΩ)	跨导 S (mA/V)	负载电阻 R_o (kΩ)	放大因数 μ	输出功率 P_{out} (W)	备注 (见说明)
12	检波放大三极管	6	1.1	0.25	90 135	-4.5 -10.5	— —	2.5 3.0	— —	15.5 15.0	0.425 0.44	— —	6.6 6.6	— —	1		
12A	功率放大三极管	6	5.0	0.25	180	-15.0	—	8.5	—	4.15	1.8	10	7.5	0.27	2		
18	功率放大五极管	10	14.0	0.3	250	-16.5	250	34.0	6.5	80	2.5	7.0	—	3.2	3		
24-A	检波放大四极管	8	2.5	1.75	250	-3.0	90	4.0	1.7	600	1.05	—	630	—	4		
UY-24B	检波放大四极管	8	2.5	1.75	180 250	-3.0	90 90	4.0 4.2	1.0 1.0	400 600	1.0 1.05	—	400 630	—	5		
UX-26B	检波放大三极管	6	1.5	1.05	135 180	-7.0 -10.0	— —	3.8 4.2	— —	10.3	1.2	—	12.8 12.8	—	6		
UY-27A	检波放大三极管	7	2.5	1.5	250	-21	—	5.0	—	1.0	—	9	—	7			
UY-35B	变μ四极管	8	2.5	1.75	180 250	-3.0	90 90	6.3 2.5	3.00	1.02	—	305 440	—	8			
UY-39A	高频变μ五极管	9	6.3	0.3	90 250	-3.0	90 90	5.6 1.4	375 1000	0.96 1.05	—	360 1050	—	9			
UY-47B	功率放大五极管	12	2.5	0.5	135 180	-14.5 -19.0	135 180	12.0 20.0	3.0 4.8	50 45	1.7 2.0	7.0 6.0	85 90	0.7 1.4	10		
50	功率放大三极管	6	7.5	1.25	300 450	-54 -84	— —	35 55	— —	2.0 1.8	1.9 2.1	4.6 4.35	— 3.8	1.6 4.6	11		
UZ-55	检波放大三极管	5	2.5	1.0	135 250	-10.5 -20.0	— —	3.7 8.0	— —	11 7.5	0.75 1.1	25 20	8.3 8.3	0.075 0.350	12		
56	检波放大三极管	7	2.5	1.0	250	-13.5	—	5.0	—	9.5	1.45	—	13.8	—	13		
57	检波放大五极管	11	2.5	1.0	250	-3.0	100	2.0	0.5	1500	1.225	—	1500	—	14		
58	高频变μ五极管	11	2.5	1.0	250	-3.0	100	8.2	2.0	800	1.6	—	1280	—	15		
UX-71A	功率放大三极管	6	5.0	0.25	135 180	-27 -40.5	— —	17.3 20.0	— —	1.82 1.75	1.65 1.7	3.0 4.8	3.0 3.0	0.4 0.79	16		
UZ-89	功率放大五极管	11	6.3	0.4	250(五极) 250(三极)	-25.0 -31.0	250	32.0	5.5	70 2.6	1.8 1.8	6.75 5.5	12.5 4.7	3.4 0.9	17		
1603	高频放大五极管	11	6.3	0.3	250	-3	100	2.0	0.5	3000	1.225	—	—	—	18		
RK16	功率放大三极管	7	2.5	2.0	250(五极) 250(三极)	-18 -28	250	35.0	9.0	40 2.3	2.5 2.6	6.0 5.0	100 6	3.0 1.25	19		
RK17	功率放大五极管	9	2.5	2.0	250	-16.5	250	34.0	6.5	100.0	2.2	7.0	220	3.0	20		

型号	用途	管脚图号	灯丝电压 U_f (V)	灯丝电流 I_f (A)	最高交流屏压 U_{av} (V)	最大整流电流 I_{av} (mA)	最高反峰电压 U_{av} (V)	最大交流屏压 U_{av} (V)	最大整流电流 I_{av} (mA)	最高反峰电压 U_{av} (V)	最大峰值电流 I_m (mA)
KX-28I	半波整流	1	7.5	1.25	700	85	—	—	—	—	—
866JF	半波整流	1	2.5	2.5	1250	250	—	—	—	—	—
OZ4/Z4G	全波整流	4	—	—	2X350	30~75	1250	200	200	1250	200
RK-21	半波整流	3	2.5	4.0	1250	200	3500	600	600	3500	600

一些国外型号电子管的特性参数

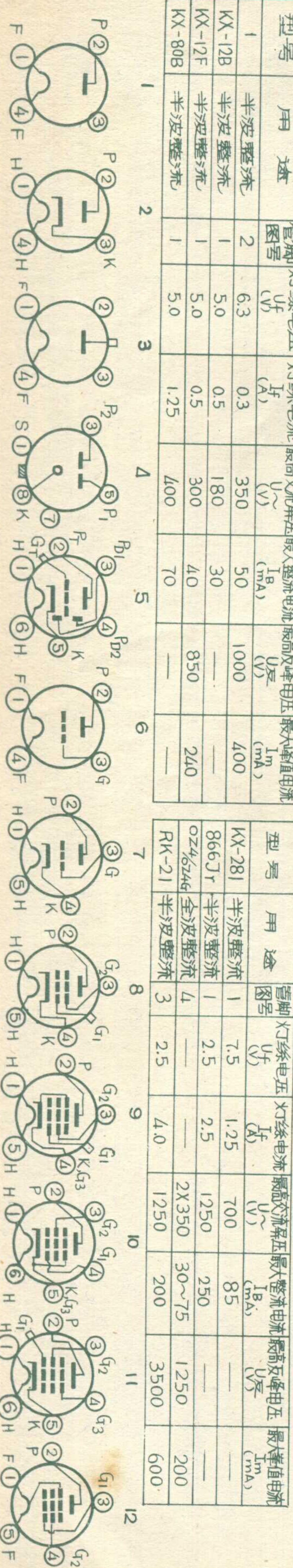

海棠 63-31型 交流三灯收音机

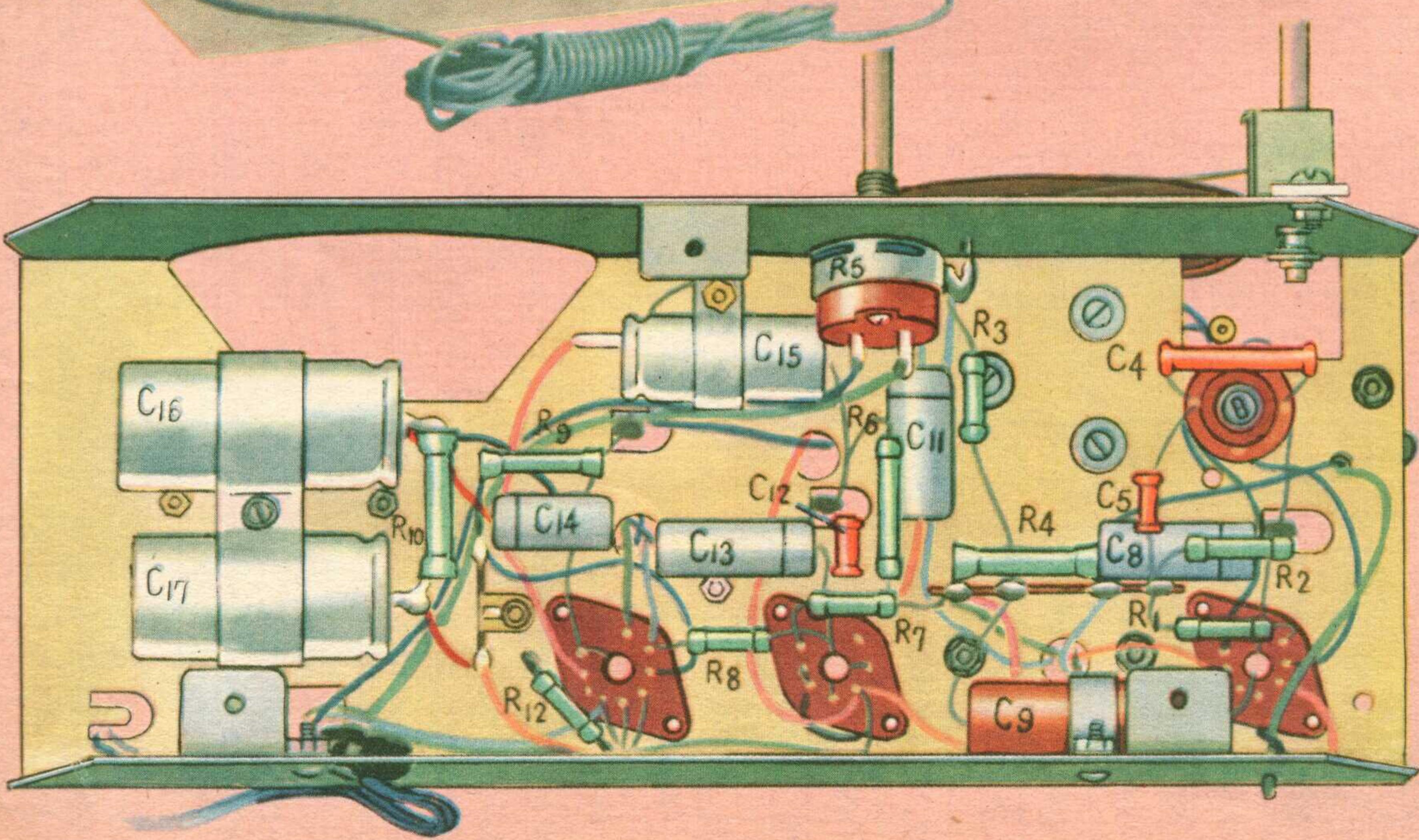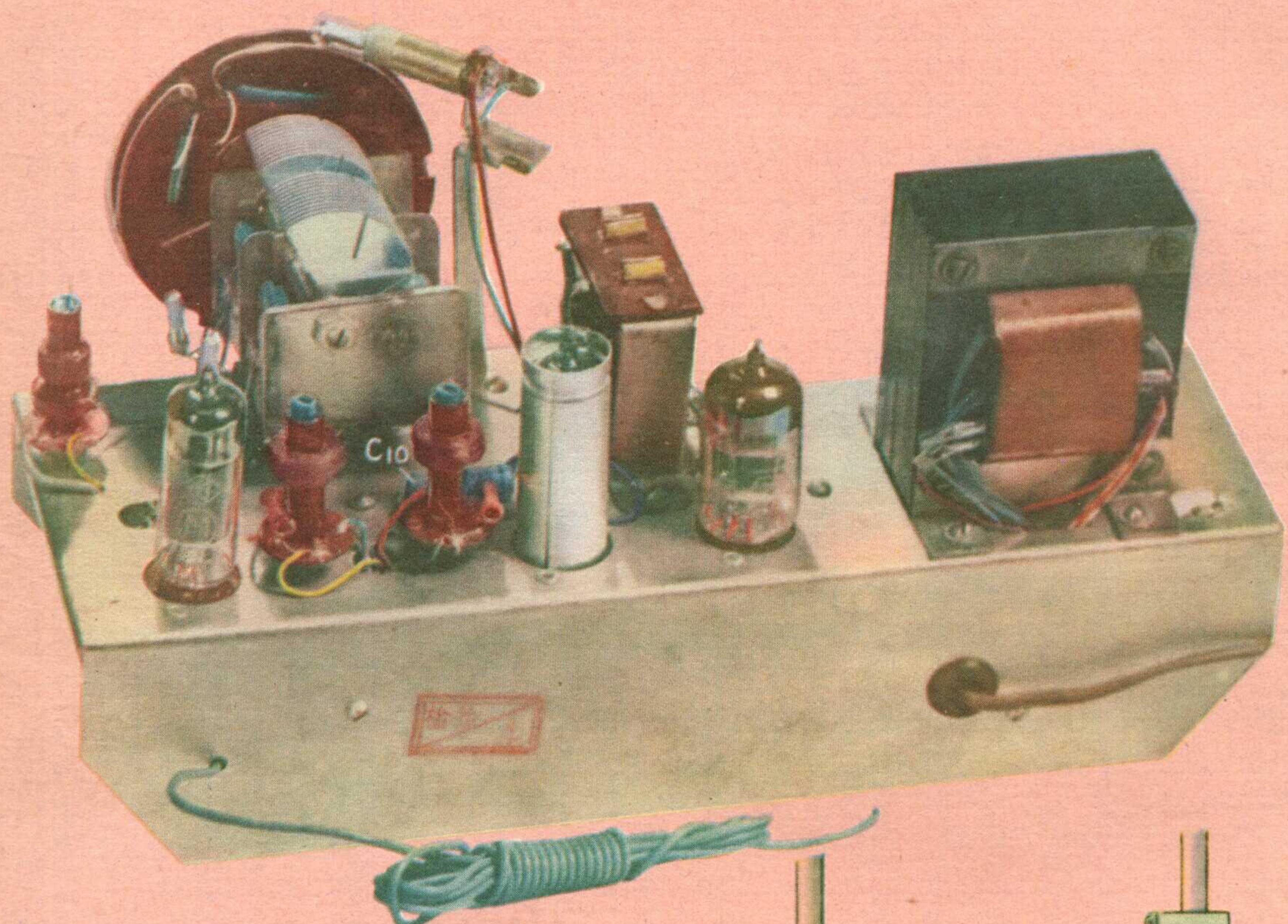

东
南