

无线电 7
1957

北京市大、中学生 业余无线电报务比赛

北京市无线电俱乐部於5月25、26日在北京組織了一次全市大、中学生业余无线电报务比赛。参加比赛的有14队，共42人。比赛結果由北京市35中学获得总分冠军，35中学生熊燕生获得个人冠军。



1. 比赛开始前，由中国人民国防体育协会陆上运动部張維翰部长致詞。


2. 收报比赛的紧张场面。

3. 个人冠军熊燕生(中)正在进行发报比赛，他的成績是每分钟數碼抄收130字，發90字。

4. 發獎。

(郭 鐵 攝)

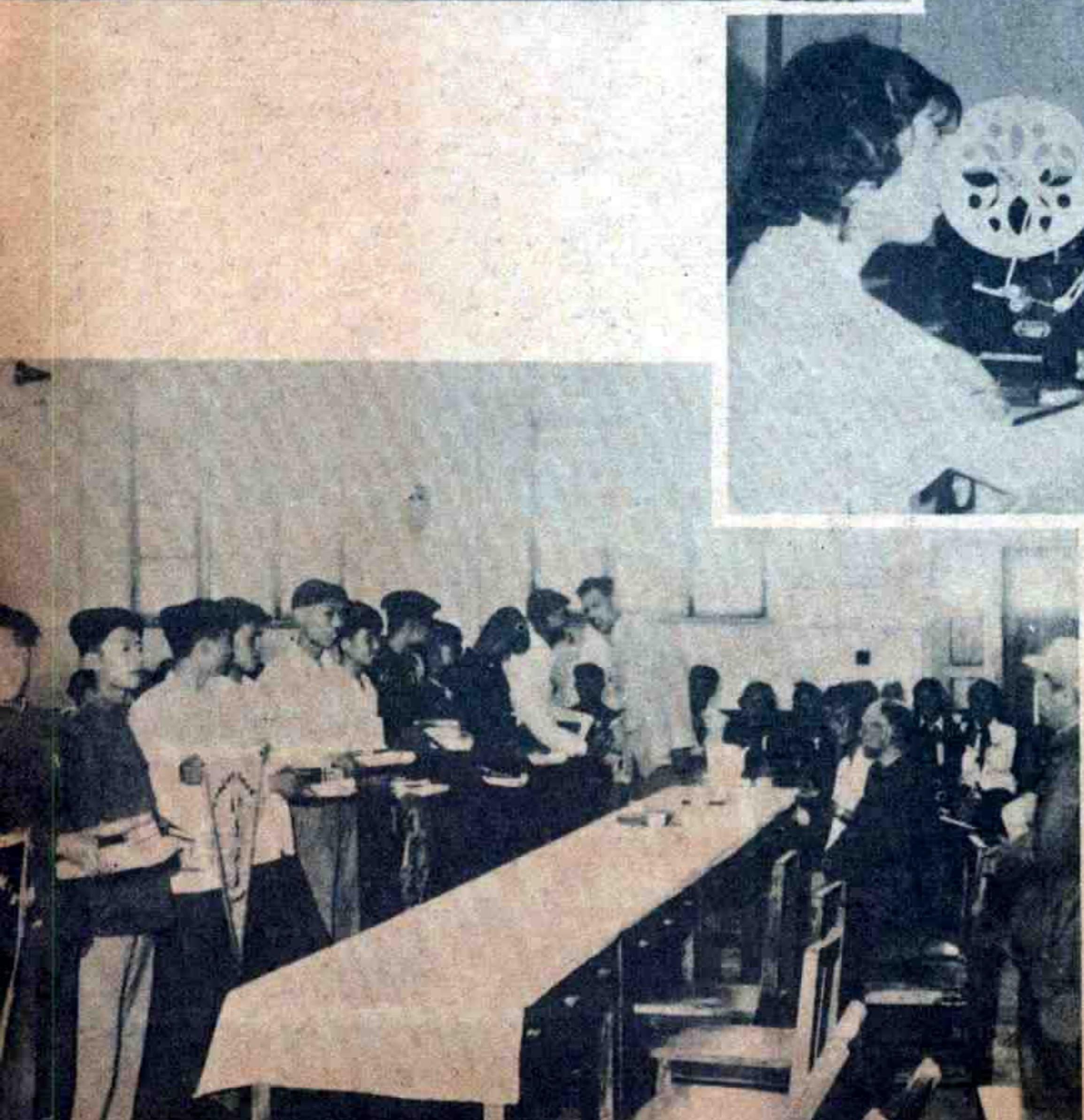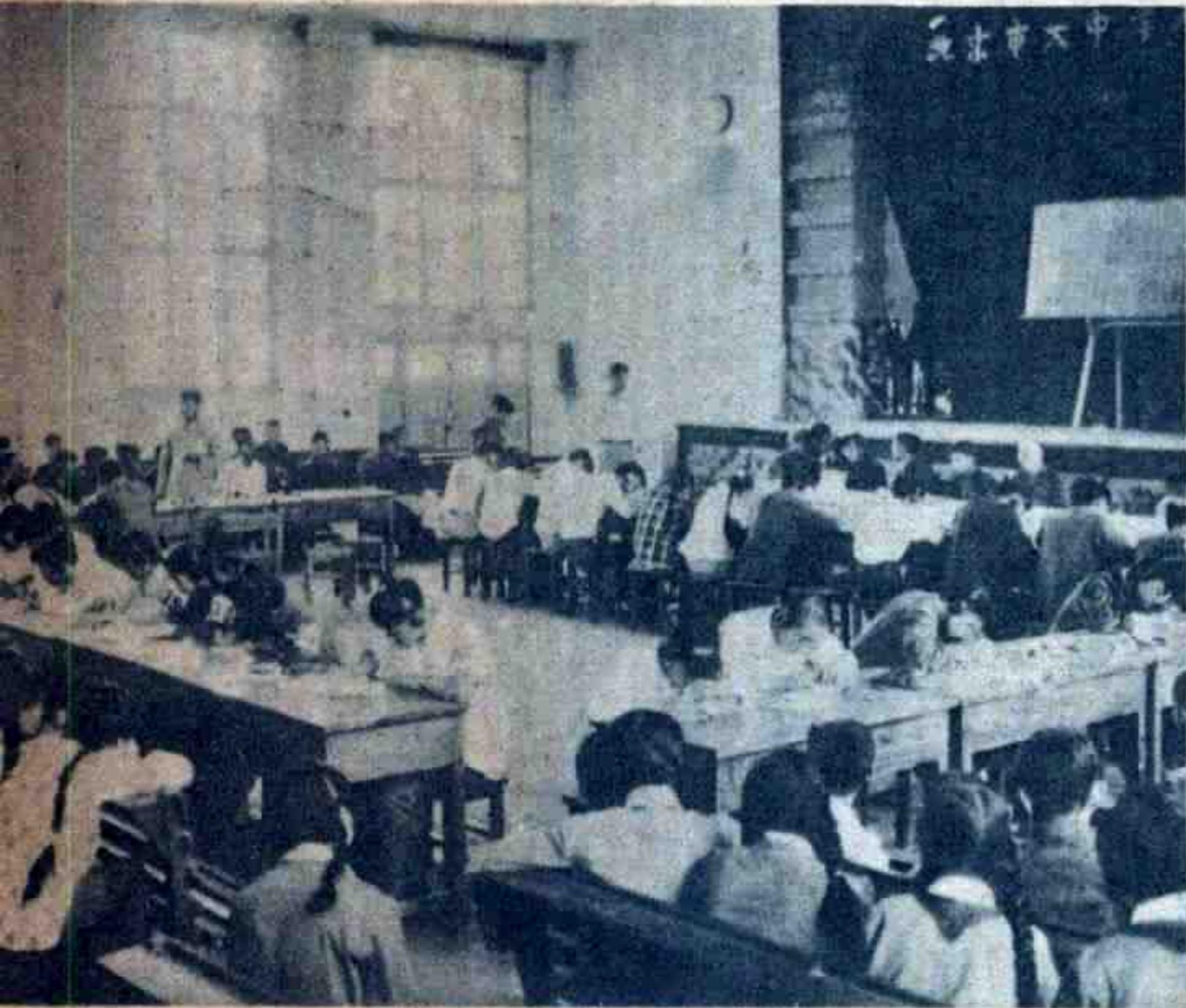

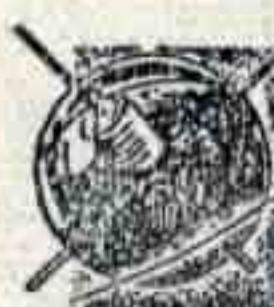

人造卫星中的电子学

杜連耀

从今年7月1日起到明年年底止，是国际地球物理年，全世界的科学家将要联合起来，对地球做个全面的调查和研究。研究的范围很广，不光是地壳、海洋、大气层、地磁，也包括宇宙射线，太阳的电磁辐射，离子层的结构等等一系列人类尚未了解或了解得还不够的自然界的秘密。

国际地球物理年中，部分国家将放射火箭和人造卫星，作为对某些科学的研究的工具。人造卫星从地面发射到太空中后，人类如何利用无线电测定它围绕地球运转的轨道，人造卫星又如何用无线电把在太空中用仪器记录下来的各种数据向地球报告等等，这是一个富有兴趣的也是我们所关心的问题。本文就从这方面作一个简括的介绍。——编者

在这一届的国际地球物理年中，人造卫星的投射和应用，是一件非常重要的事项。人造卫星在科学和军事上的价值是很明显的，但是它将如何地影响地球上今后人类的生活，现在尚不能预言。如果人造卫星是导致星际航行及到达其他星球的第一步，则若干年后，人类到别的星球上去居住，将不是完全幻想。

人造卫星的成功，表示了近代科学中的高度技巧，特别是无线电电子学。人造卫星的起飞是利用三段的火箭把它投射到预定的轨道上去的。每段火箭的脱落，进行方向等都需要用无线电电子学的方法来进行控制或测量。因此从它的起飞直至在预定的轨道中安全运行，并将在高空测量的科学数据传达地面以及地面上对人造卫星的跟踪等，在整个过程中，一时一刻都不能离开无线电电子学。

人造卫星中的电子学设备

人造卫星中的电子学可概括的分为两部，一部分是地面上的设备，其中包括对人造卫星的跟踪和接收人造卫星上科学数据的装置；另一部分则是安装在人造卫星上的。人造卫星的任务是在高空对一些物理现象进行测量，如宇宙射

线，太阳的电磁辐射，离子层的结构，地磁场的变化，星际间的尘粒，地面的照度，大气的密度和温度等，这些现象的观测要利用各种不同的换能器，然后将数据用无线电电子学的方法传送到地面上的测量站。此外人造卫星还需要连续不断的向地面上发射频率非常稳定的电磁波，使地面上借以精确的测定它在太空中的位置。因此人造卫星

上必须有两套发射设备，一套为跟踪用，另一套为发送数据用。

人造卫星的跟踪

人造卫星上的设备 目前所拟采用的对人造卫星跟踪的方法是无线电电子学上的“相角比较法”，也就是测量两个电磁波间相角差的方法。这个方法的简略情形是：在人造卫星上安装一个频率非常稳定的

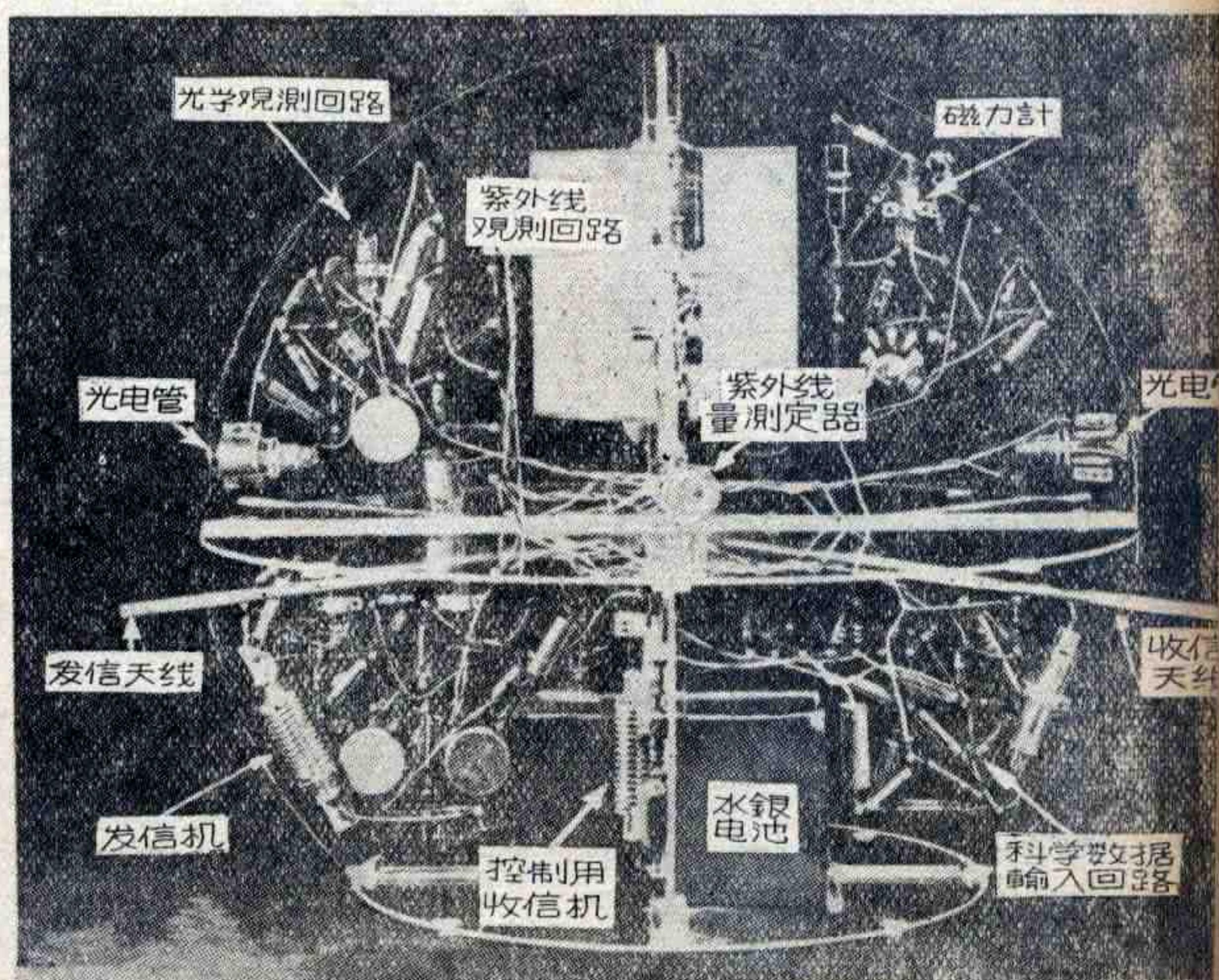


图 1 人造卫星内部的电子仪器装置

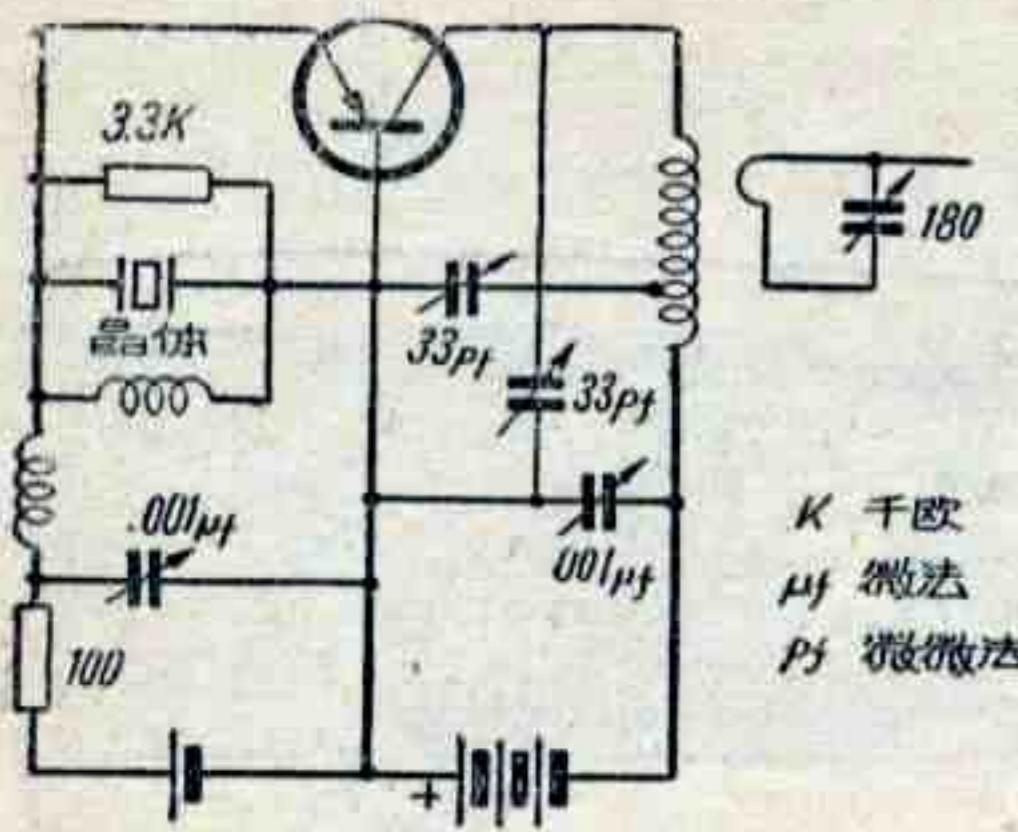


圖 2 用石英晶体控制頻率的晶体管振盪鐵路

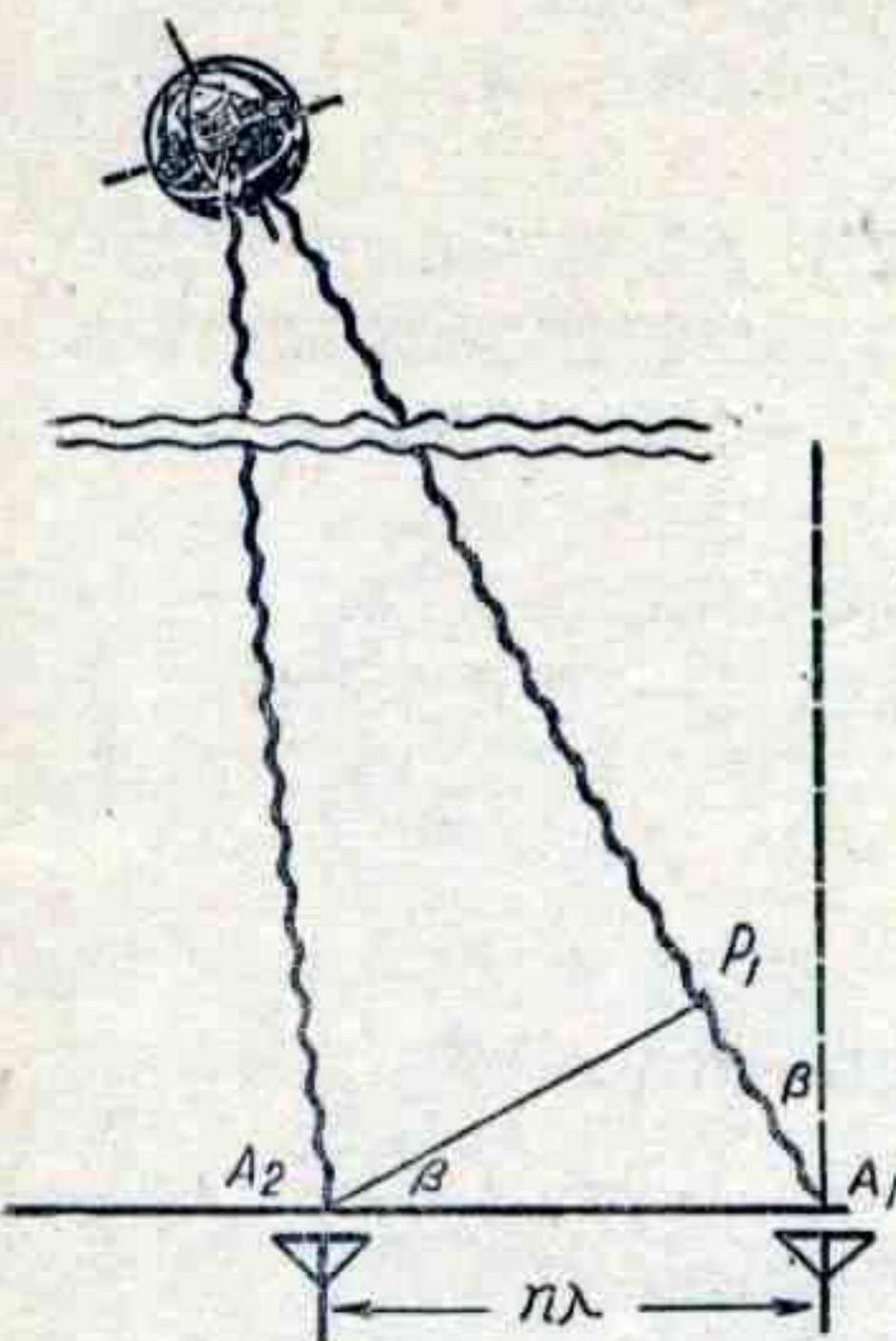


圖 3

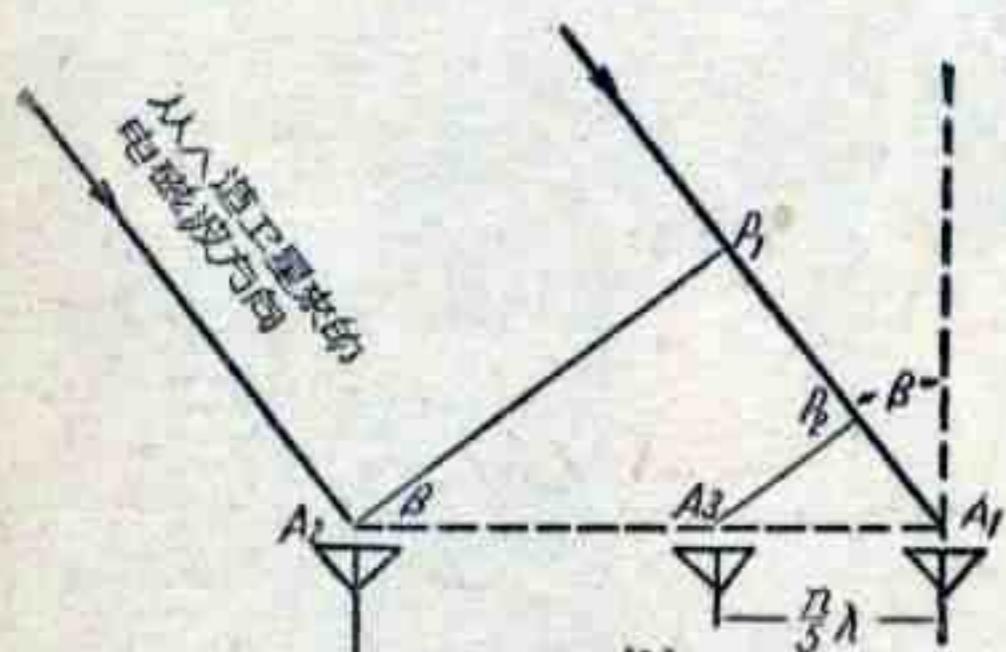


圖 4

發射机，它的頻率是 108 兆週，因为人造衛星的負重和体积有限（重 10 公斤，体积 0.5 立方公尺），發射机的全部裝置必須精巧輕便（圖 1）。有兩種設計可以采用，一種是利用晶体管的，其鐵路如圖 2 所示。發射机包括电源，天綫及溫度控制設備等全重約一公斤。另一種設計是采用超小型電子管的，全重約一公斤半，虽然比用晶体管重些，但電子管在高頻時的性能及可靠性要比晶体管优越。

無論是用那一种設計，为得到高度的頻率稳定性，都需要用特殊切割的石英晶体和恒溫裝置來控制頻率。

跟踪方法 从人造衛星上發射机發出的电磁波傳达到地面时，如在地面上安裝兩付間隔若干距离的接收天綫，則电磁波到达這兩付天綫的时间先后將有差別。設 A_1 及 A_2 为兩付接收天綫（圖 3），从圖中可以看出，天綫 A_1 收到电磁波的时间要比天綫 A_2 收到电磁波的时间稍迟，原因是到达 A_1 的电磁波在空間要多走一段 P_1A_1 的距离。如 P_1A_1 間距离的長度等于电磁波波長 λ 的整倍数，則 A_1 及 A_2 收到电磁波的时间虽有先后，但沒有相角差（見第 3 頁解釋），即同相。如 P_1A_1 不为波長 λ 之整数倍，則 A_1 及 A_2 内之电磁波將有一相角差 $\Delta\theta_1$ 。設 $P_1A_1 = \frac{1}{4}\lambda$ ，則相角差 $\Delta\theta_1 = \frac{1}{4}\lambda \cdot \frac{360^\circ}{\lambda} = 90^\circ$ ；反过来，只要測量得相角差 $\Delta\theta_1$ ，即可求得 P_1A_1 为 λ 之倍数。因 A_1 及 A_2 間之距离为已知，例如为 n 个波長的距离（ n 为整数）。根据三角术的定义，直角三角形斜边与对边之比是隨斜边与底边夹角大小而变化的一个数值，称为正弦（数学上以 Sin 符号表示）。例如 $\sin\beta$ ，就是 β 角的正弦值。圖 4 中 A_1A_2 是斜边， P_1A_1 是对边，由以上定义可得

$$\sin\beta = \frac{P_1A_1}{A_1A_2},$$

故可求得 β 角，即人造衛星与鉛直方向所成之角。可惜的是如果 $P_1A_1 = \lambda + \frac{1}{4}\lambda$ 或 $P_1A_1 = n'\lambda + \frac{1}{4}\lambda$ 时（ n' 为整数），測得的相角差 $\Delta\theta_1$ 均为 90° ，因此遂不能确定 β 角之值。为免除这个困难，遂又引入第三个天綫，如圖 4 中之 A_3 。設 $A_1A_3 = \frac{n}{5}\lambda$ ， A_3 收到的电磁波与 A_1 收到的电磁波，亦有一相角差 $\Delta\theta_2$ ，測得 $\Delta\theta_2$ 即可計算 P_2A_1 。設 $P_2A_1 = m\lambda$ ，故 $\sin\beta = \frac{m\lambda}{\frac{n}{5}\lambda} = \frac{5m}{n}$ 。假如

天綫有方向性，使 β 角不超过 5 度或 6 度，因 $m = \frac{n}{5} \sin\beta$ ，故 m 之值將小于一，而不致引起混乱。因此，每一組 $\Delta\theta_1$ 、 $\Delta\theta_2$ 之值，即相当于一固定之 β 角。但当 β 角較大时，仍可引起混乱，故所用之天綫須有較好之方向性。因 A_1A_2 間之距离較大， β 角稍有改变，即可产生較大之 $\Delta\theta_1$ ，故 A_1A_2 为精密的跟踪天綫。如欲測定人造衛星在南北方向的角 α ，尚須另外安置天綫 A_4 、 A_5 、 A_6 ，如圖 5 所示。因頻率為 108 兆週，故 $\lambda = 2.78$ 公尺， $A_1A_2 = 139$ 公尺， $A_1A_3 = 27.8$ 公尺。为

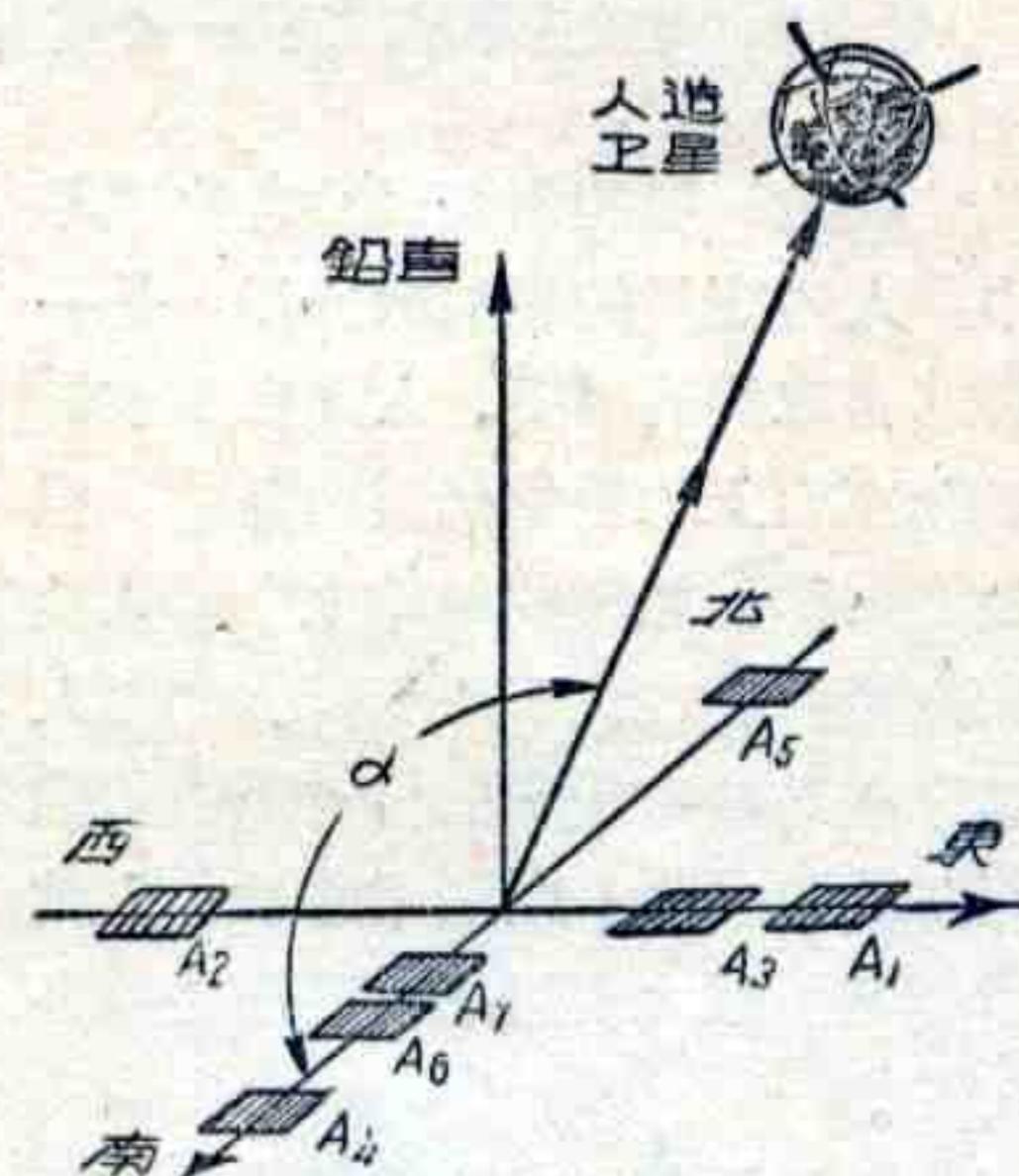


圖 5

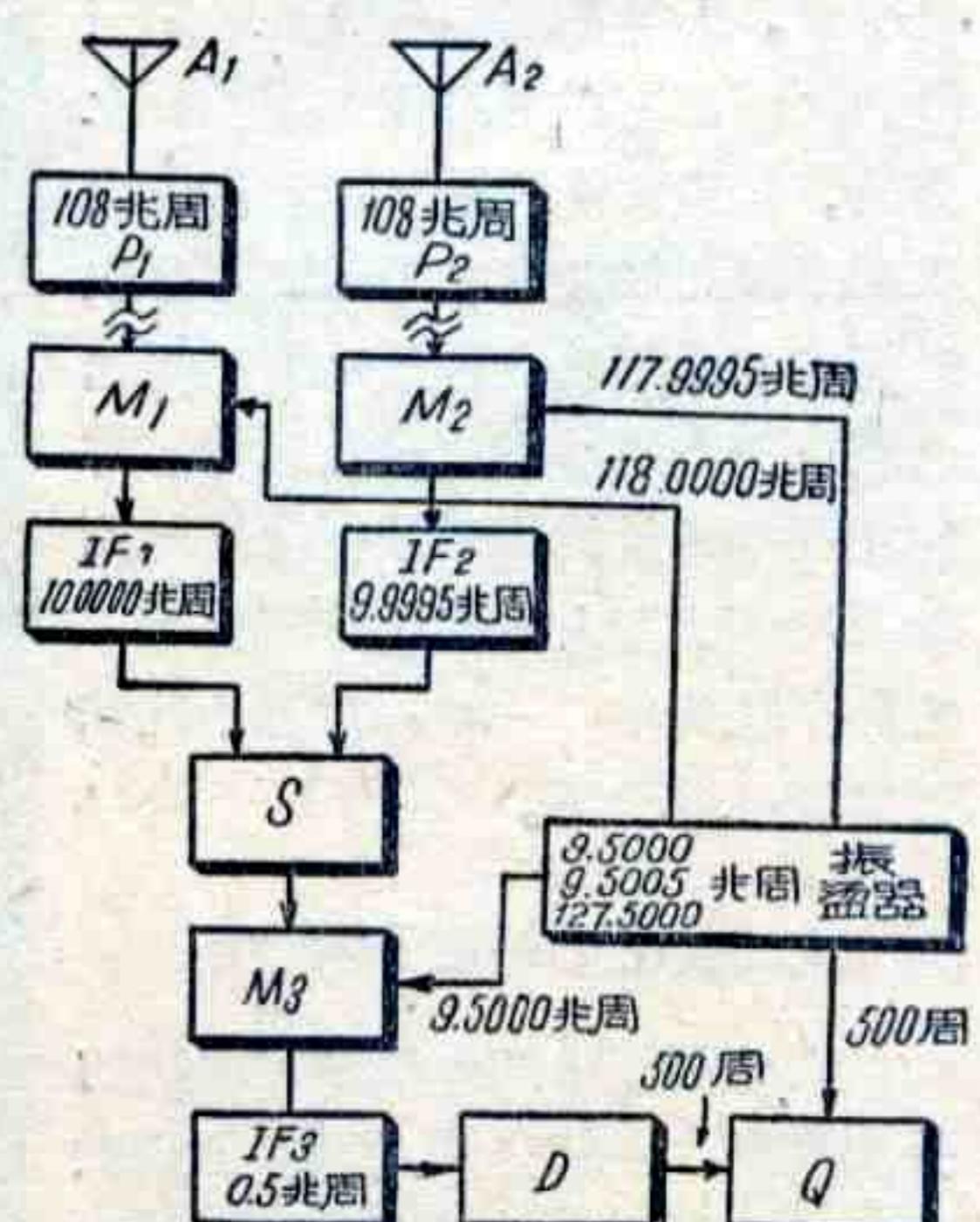


圖 6
 A_1 、 A_2 天綫， P_1 、 P_2 前級放大器， M_1 、 M_2 、 M_3 混波器， IF_1 、 IF_2 、 IF_3 中頻放大器， S 叠加器， D 檢波器， Q 相角差測量器。

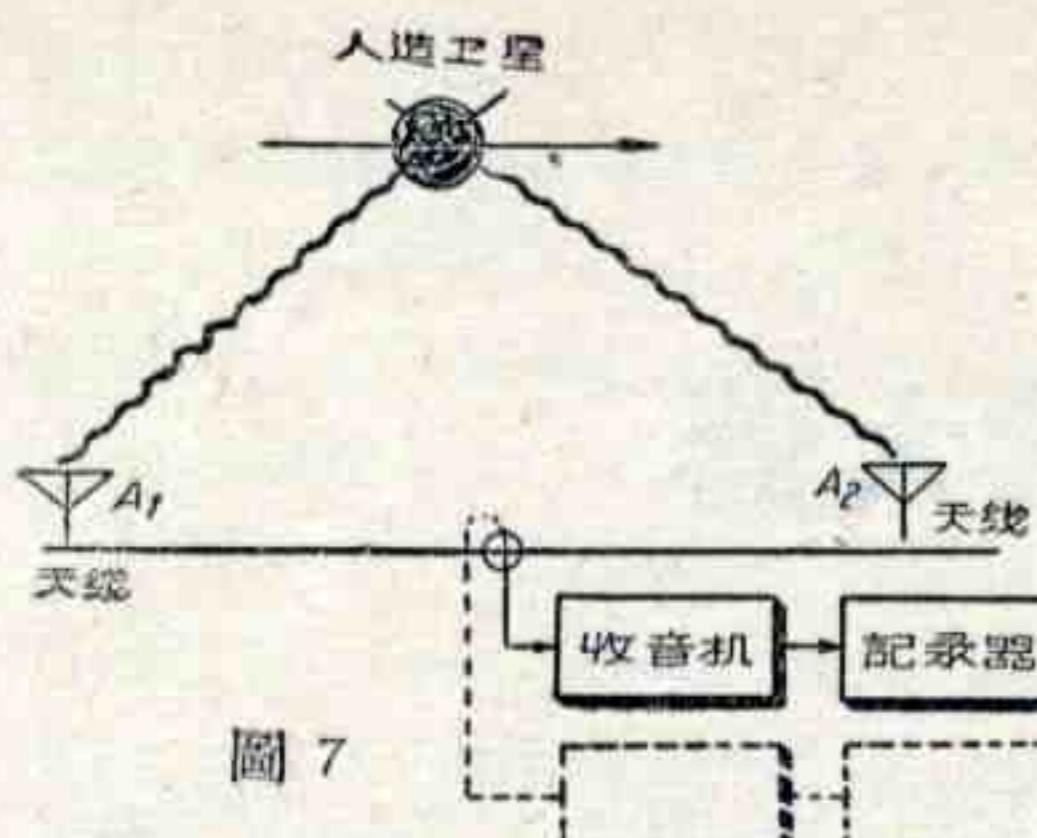


圖 7

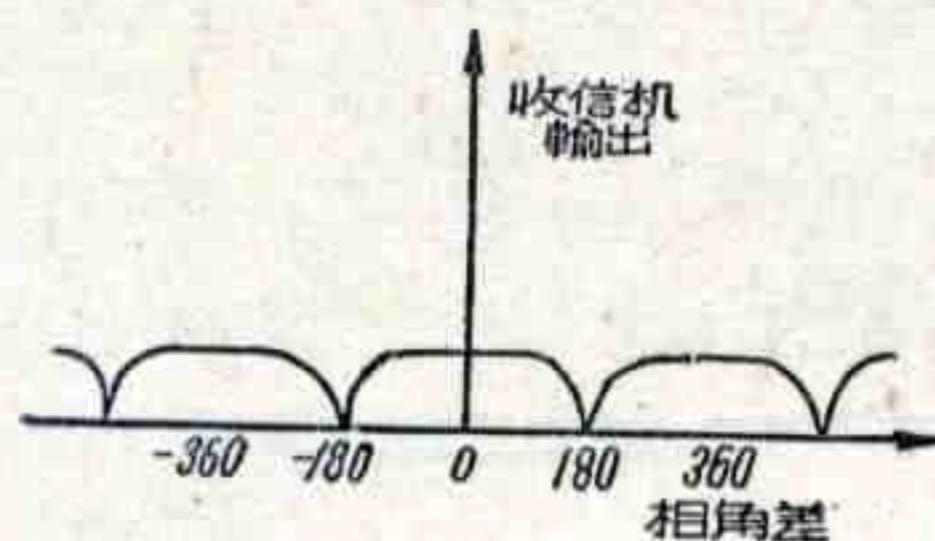


圖 8

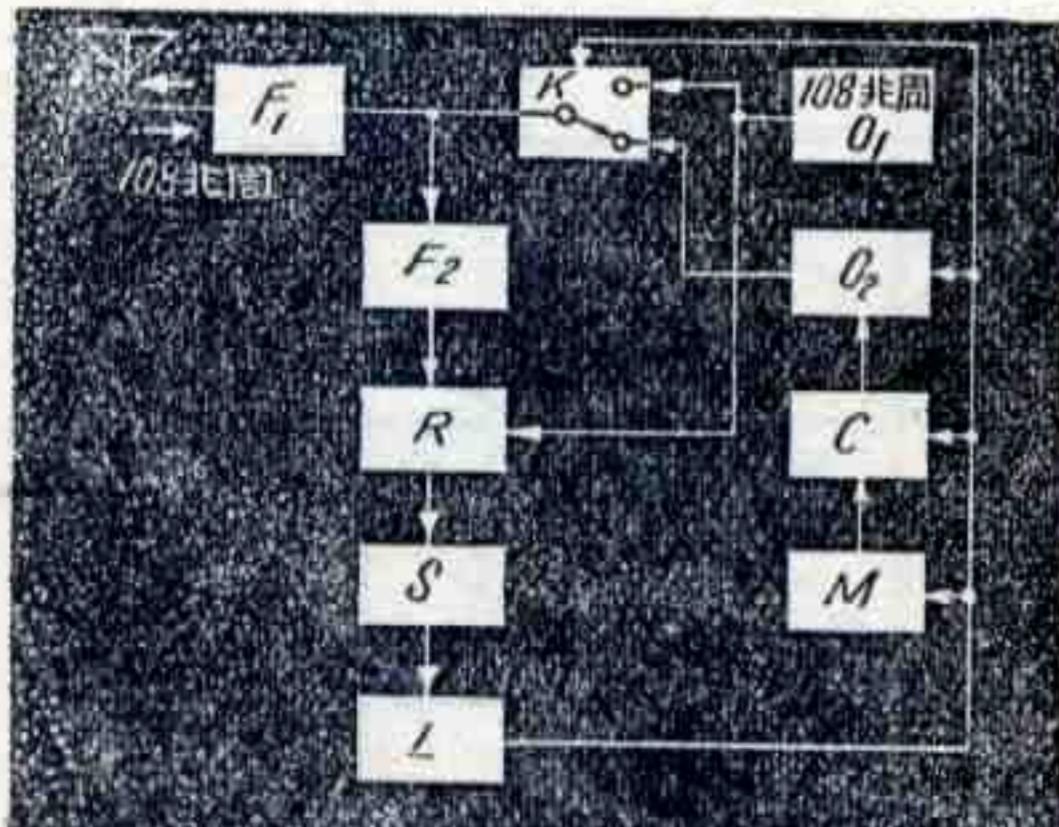


圖 9

F_1 , F_2 濾波器, R 超外差式收信机, S 音頻放大器, L 繼电器, K 开关, M 測量仪器, C 电碼變換器, O_1 , O_2 振盪器。

增大南北向能測量的角度，或須再安置天綫 A_3 。故整個系統將包括七個天綫。

測量相角的線路比較複雜，(圖 6)，天綫 A_1A_2 收到有相角差的電磁波後，經低噪聲的前級放大器 P_1 和 P_2 ，其增益約為 23 分貝，進入混波器 M_1 及 M_2 ，得 10.0000 兆週及 9.9995 兆週的中頻。經中頻放大器 IF_1 , IF_2 后進入疊加器 S ，再經混波器 M_3 而得 500 週調制之 0.5000 兆週之載波。經中頻放大器 IF_3 及檢波 D 再把 500 週低頻振盪檢出，此 500 週振盪與振盪器輸出之 500 週參考振盪間之相角差，即為 A_1A_2 內電磁波之相角差，可用相角差測量器 Q 測得。

比較簡單的跟蹤設備是只用兩對天綫，一對沿南北向放置，另一

對沿東西方向放置，如圖 7。如 A_1A_2 內電磁波之相角差為 0° 或 360° ，收信機的輸出最大；若相角差為 180° 或 $180n$ ($n = 1, 3, 5, \dots$)，收音機之輸出最小，故可測量收信機之輸出而定相角差。收信機輸出與相角之關係如圖 8。這類跟蹤天綫系統，須于事先用攜帶發射機及光學儀器的飛機加以校準。

因為離子層的高度約 300 公里，而人造衛星的軌道高度約 500 公里，從衛星上發射出來的電磁波，勢必穿過全部離子層的厚度。在這一次國際地球物理年期間太陽上的黑斑有劇烈的變化，它將影響離子層中電子的密度，最大每立方公分中將達三億萬個電子。離子層的變化將影響跟蹤系統的精確度。如果將因離子層的變化而引起的偏差加以修正，用上述跟蹤方法測得空間的角度，誤差將不致超過 0.03° 。

人造衛星上科學數據的發射

人造衛星上的第二套發射設備是傳送科學數據用的，它的方塊圖如圖 9 所示。天綫收到地面上發來的某預定頻率的電磁波，經過濾波器 F_1 , F_2 后到達超外差式收信機 R ， R 內混頻用的振盪系從 108 兆

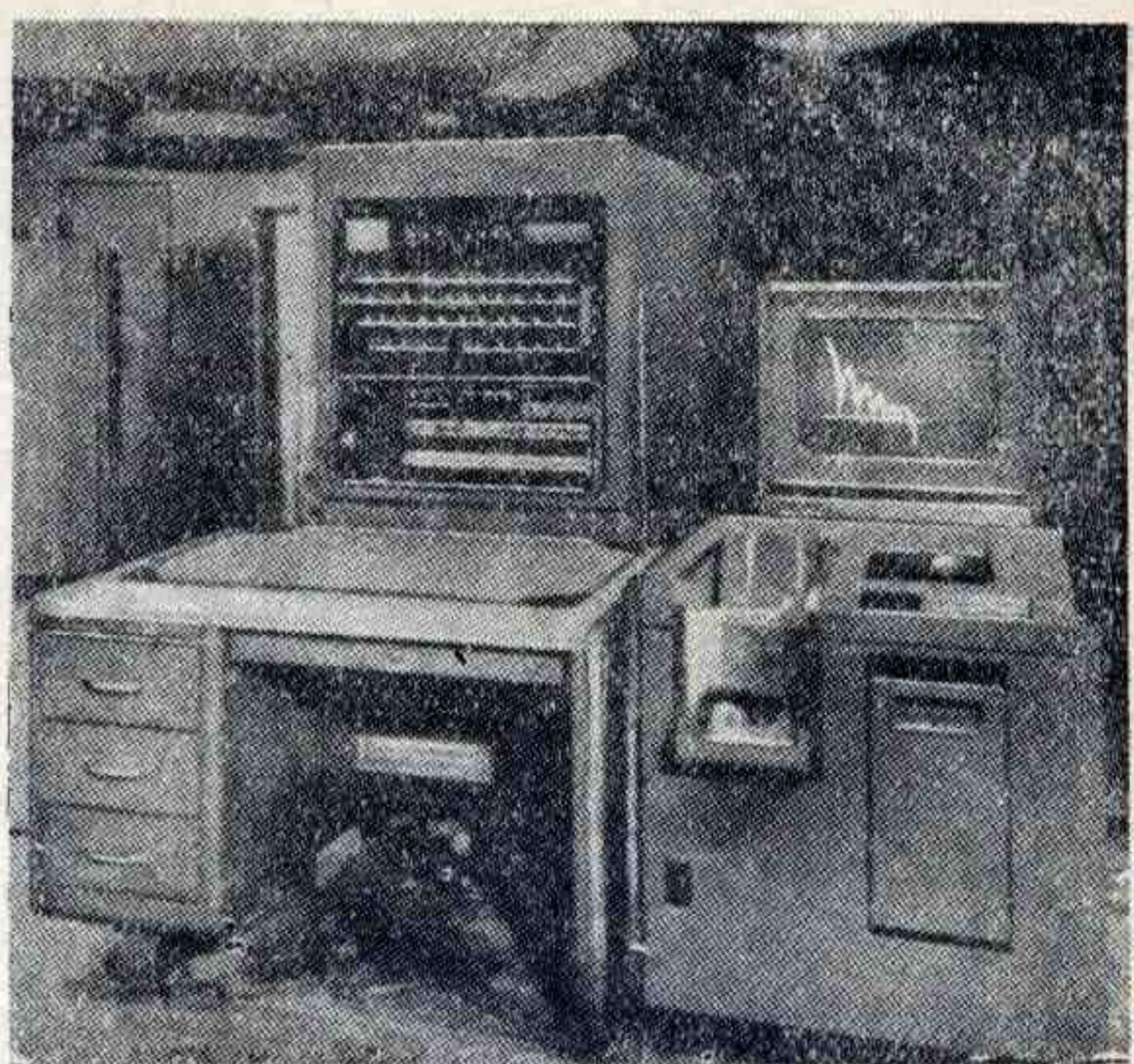


圖 10 把人造衛星上發來的科學數據，經過分析、記錄，用陰極射線管表示出來的一種裝置。

週跟蹤用振盪器得來的。收信機之輸出經音頻放大器 S 後即作用於繼電器 L 上，使開動各種測量儀器 M ，電碼變換器 C ，500 毫瓦振盪器 O_2 及開關 K 。500 毫瓦振盪經電碼調制後再饋入天綫而傳送至地面上的天綫，發射數據之時間約為半分鐘，為節省電源起見，繼電器工作半分鐘後即自動停止 O_2 , M , C 等內之電源。為了保護測得之科學數據，自地面發來的能開動收信機的電磁波頻率，將是一個保密的數字。

限於篇幅，這裡不再討論人造衛星上作測量用的各種換能器及其他電子學儀器。


以上所述是人造衛星中運用電子學的兩個重要部分，已經過初步實驗，至應用時其效果如何，須待人造衛星正式飛行時，方可驗証。

什么叫相角差

電磁波是一種電磁場的高頻振盪，隨著時間的前進，它繼續不斷地從零值起變到正值的最大值又變到負值的最大值，再返回到零值。每當它完成這樣一個變化的過程，叫做一週。這種週期性的有規律的變化，可以用正弦曲線表示如圖。

當一個物體沿着圓周以均勻速度旋轉時，它的影子投射到通過圓心的直線上，就由下而上再由上而下的來回運動。我們可以把它的上下位置按不同的時間繪圖表現出來。例如當物體從點 1 開始向上旋轉一個角度，假定為 45° ，那末投影到 $t-t'$ 線上的位置將相當於從 0 點到了點 2；旋到 90° , 180° , 360° 時，投影到 $t-t''$ 線上的位置將分別為點 3, 4, 5。因此，轉到點 2, 3, 4, 5 時，對點 0 來說，所需時間的差別可以用角度的差別來表示。

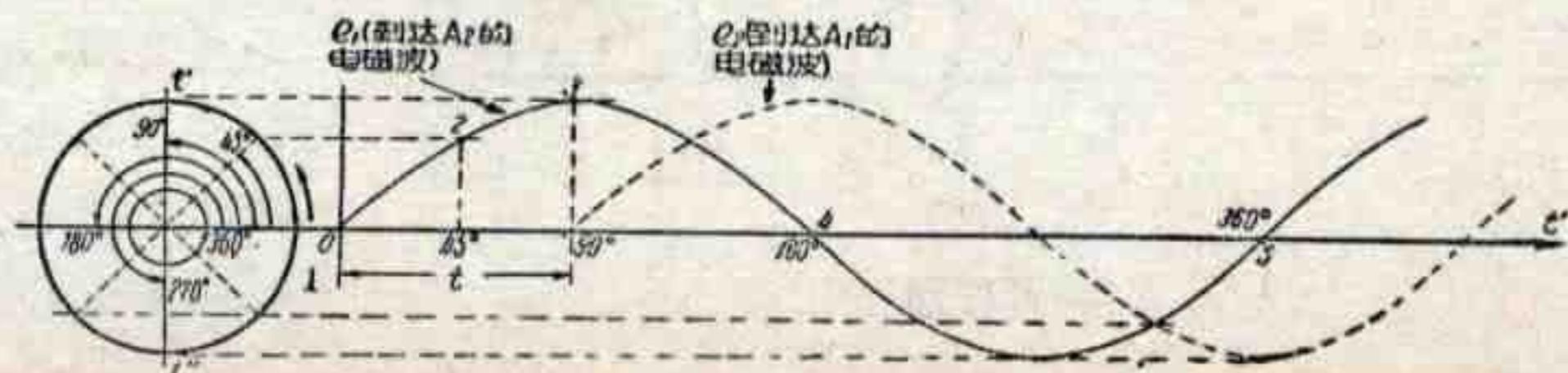如果人造衛星發出的電磁波在時間相當於上述 O 點時到達天綫 A_2 ，而在 t 時間到達天綫 A_1 ，那末這兩付天綫收到的電磁波一先一後，也可用角度來表示它們在時間上的差別。這個角度叫“相角差”。例如圖上的兩電磁波 e_1 和 e_2 到達的時間差別是 t ，相當於相角差為 90° 。



新型的功率放大級——丁類放大器

中型以上的低頻放大器的末級，常采用甲乙类甚至乙类放大。但是效率不超过60%到70%。而30%到40%的电力是白白地消耗在电子管中了。

本文介紹的丁类放大器，就是利用脈冲技术来提高效率的一种新的放大器的設計。丁类放大器的基本原理如圖1的方塊圖所示。把要放大的低頻信号先輸入普通音頻电压放大器1，經放大后在变换器2中將由对称脈冲發生器3送来的两个对称脈冲加以宽度調制。調制后的脈冲送入末級放大級4，在放大級4中，一方面將調寬脈冲放大，另方面又將它重新变成音頻信号输出。正因为末級輸入是脈冲信号，故它的屏流导角很小，可获得很高的效率。

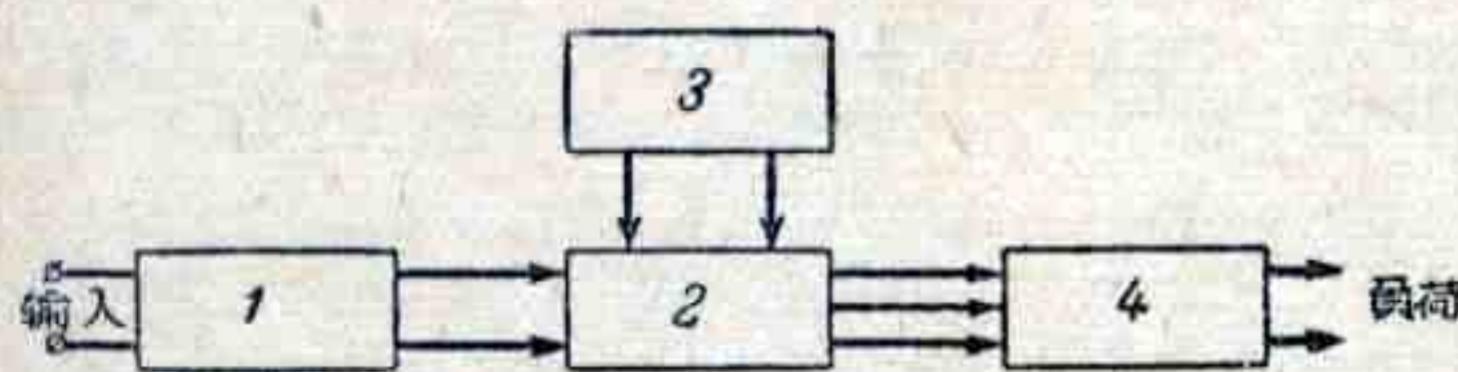


圖 1 丁类放大器方塊圖

現在將它的工作原理簡單地介紹如下。

圖2是丁类放大器末級的原理圖。圖中由变压器T、电容器 C_1 、 C_2 和对称負荷电阻 R_1 、 R_2 組成脈冲儲存器。

我們先来看一看在对称脈冲未被調制时（即沒有音頻輸入）的情况。这时輸入的是兩個相位剛相反的对称脈冲 U_3 及 U_4 ，它們的正負延續時間相等如圖3甲，即 $t_b=t_a$ 。我們可將它的工作情況分成幾個阶段來分析：

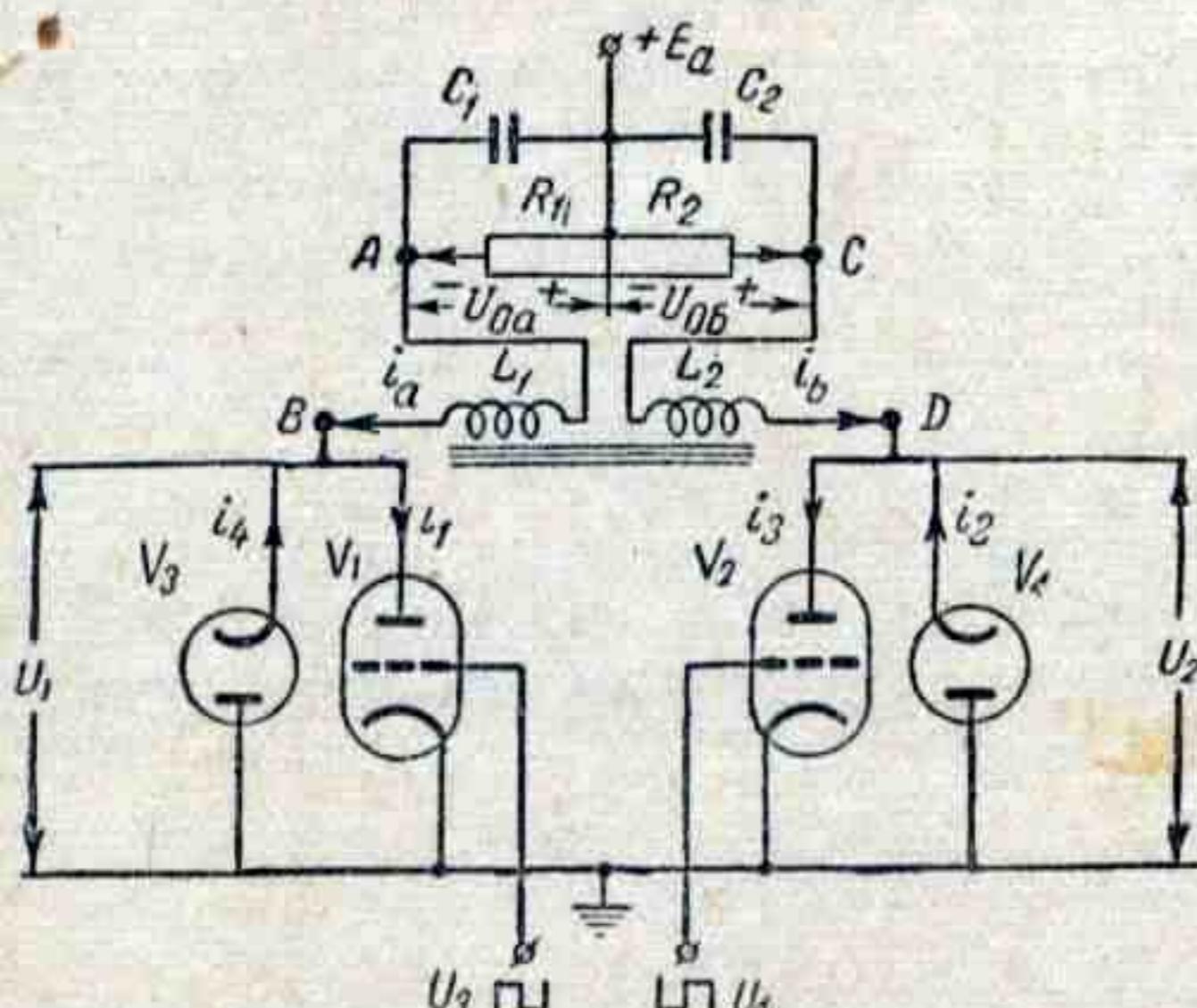


圖 2 末級原理圖

1)自 $0-t_1$ 这时因 U_3 为正，所以 V_1 管开放，有屏流 i_1 流經 L_1 及电子管內阻 R_p 。 R_p 及 L_1 的值选得使此电路的时间常数 $T_c=\frac{L}{R_p}$ 很大。因此 i_1 就慢慢成直線律增長，至 t_1 时增至 I_{ma} ，但因此时柵極电位 U_3 突然变負，將 V_1 管截止， i_1 停止（圖3乙）。这

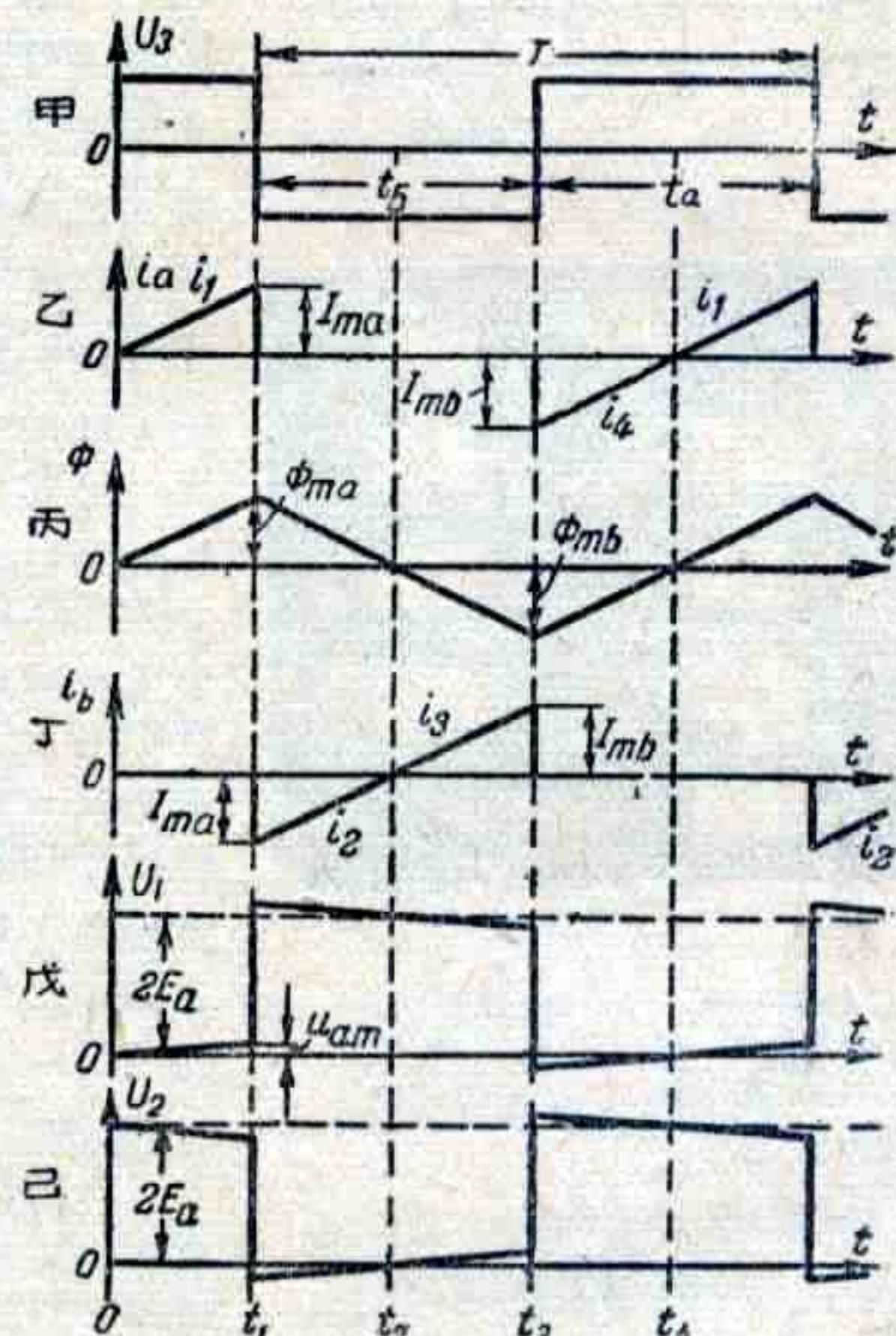


圖 3 U_3 —电子管 V_1 控制柵上的电压，
 U_4 —电子管 V_2 控制柵上的电压，
但相位相反，圖上未画出。

时 V_1 屏極上的电压由零增至 U_{am} （圖3戊），但和乙电源比起来却仍很小（这是因为 L_1 的电感很大， R_p 很小而脈冲屏流又很短，故大部分电压为 L_1 中的自感反电势所抵消了的缘故）。和 i_1 增長的同时， L_1 及 L_2 中鐵心的磁力綫 Φ 也随着增長（圖3丙），而將能量儲存于磁場中。

2)自 t_1-t_2 在 t_1 时电子管 V_1 封閉， i_1 虽馬上停止，但 L_1 及 L_2 的鐵心上的磁力綫是不能立刻消失的。在磁力綫逐漸減弱的过程中，使在 L_1 及 L_2 中都会感应出一个电势。在 L_1 中的电势極性和 E_a 的相同，所以 V_1 管的屏压將差不多为 $2E_a$ ，但 L_2 上的感应电势其極性与乙电源極性相反，所以它就通过二極管 V_4 而产生电流 i_2 。这样一来， V_2 管屏極上的电位就比地為負而將 E_a 抵消。所以在 t_1 以后虽然 V_2 管的柵位 U_4

已变正(因它和 U_3 是反相的)，但仍然沒有屏流。但因为由于反电势及其所产生的电流 i_2 到底是要逐渐減小的，一当它消失后，即至 t_2 时电子管 V_2 就产生屏流 i_3 。又因 i_2 实际上是由 i_1 引起的，所以它的开始值也就等于 I_{ma} 。

3) t_2-t_3 这段和上一段時間內($0-t_1$)相似， V_2 电子管由于加到其柵極上的是正脈冲(U_4)而 i_2 已变为零，即与 E_a 相反的电势消灭，电子管 V_2 突然导电，但因 L_2 自感的关系，又發生自感反电势，使屏压及屏流 i_3 都不能突然上升。以后的情况就和第一段的時間內 V_1 及 L_1 的作用相同，不过脈冲变压器 T 中的磁力綫方向正相反(圖3丙)。在 t_3 时的变化情况亦和 t_1 时的变化情况相似，也就是說和自第一段轉变为第二段时的情况相似。綫圈 L_2 中的电流 i_3 轉变为綫圈 L_1 中的电流 i_4 。

4) 自 t_3-t_4 通过 V_4 的放电电流 i_4 及因之而引起的 L_1 中的磁力綫 Φ_{mb} 逐渐下降，这过程和第2段(t_1-t_2)的过程相似。經過二極管 V_4 的电流 i_4 一停止， B 点的电位就等于零，因之电子管 V_1 导电，产生屏流 i_1 。此后所發生的过程就完全和已講过的四个阶段的情况相同，如此循环不息。

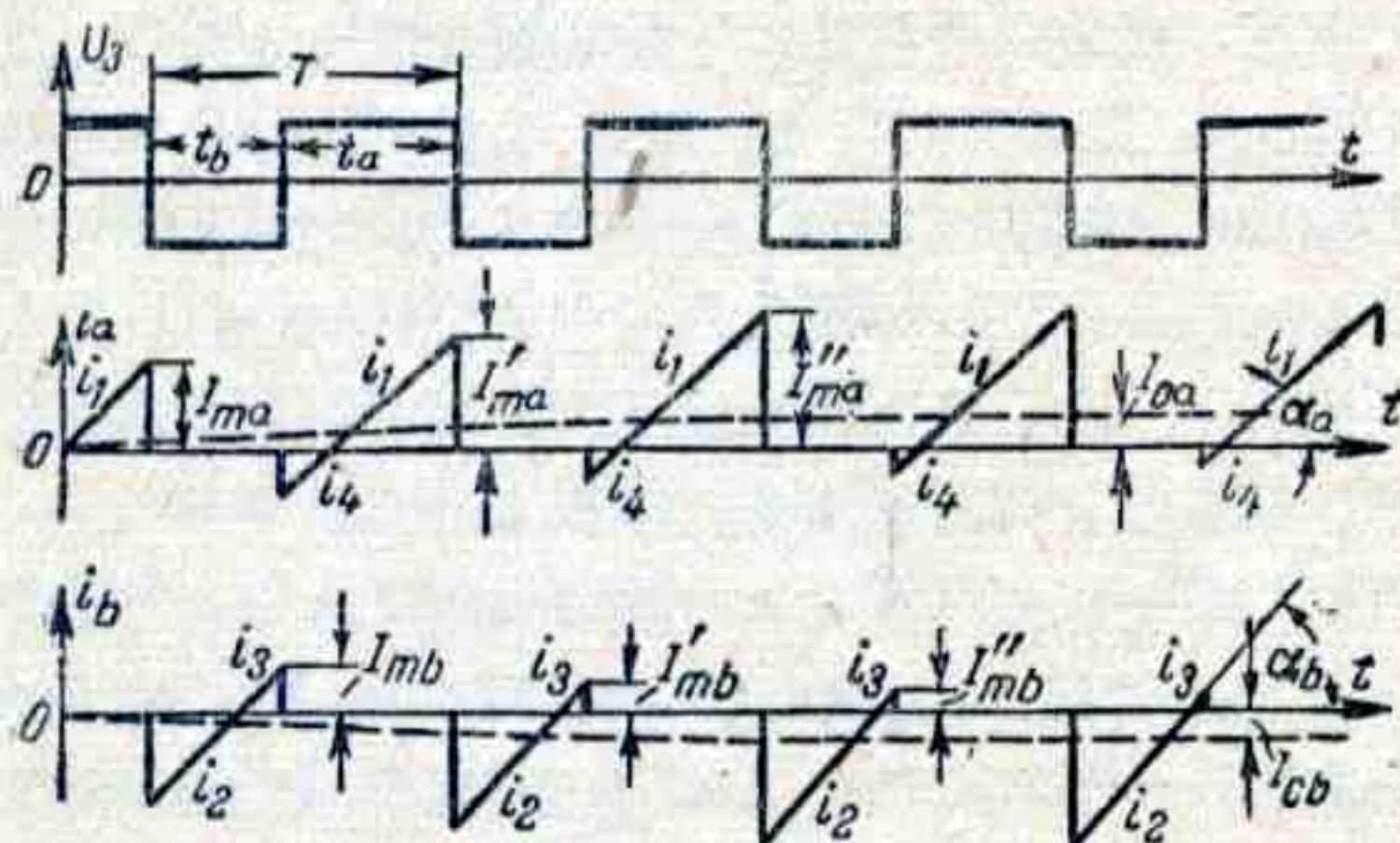


圖 4 当 U_3 为不对称($t_a > t_b$)时的情况

若我們設法使加至 V_1 及 V_2 兩电子管柵極的脈冲 U_3 及 U_4 不对称，即正脉冲的宽度和負脉冲宽度不等，例如圖4那样 t_a 大于 t_b ，由于正脉冲宽度 t_a 加長和負脉冲宽度 t_b 減短，將使通过电子管 V_1 屏流 i_1 的終值(即圖4中的 I_{ma} 、 I'_{ma} 、 I''_{ma} 等)增大，而使通过电子管 V_2 的屏流 i_3 的終值(圖4中的 I_{mb} 、 I'_{mb} 、 I''_{mb} 等)減小，而它们又互为因果，使 i_1 越来越大，而 i_3 则越来越小。另一方面由于在变压器綫圈中出現直流分量 I_{oa} 及 I_{ob} 以及AC兩点(見圖2)間电位的变化，而使各电流的增漲速率發生差导(見圖4中的 $a_a < a_b$)。上述兩相反的过程經過相当几个脉冲后电路进入另一种稳定状态，这时和加至兩电子管 V_1 及 V_2 柵極上为对称脉冲时的稳定状态不同，在負荷电阻 R_1 及 R_2 上有直流电压 U_{oa} 、 U_{ob} 存在(見圖2)。

那末怎样使低频电压放大呢？从上面知道，負荷电阻兩端直流电压的高低是决定于輸入正负脉冲宽度

的差值，即 t_a 和 t_b 的差，兩者的差值愈大这直流电压愈高。如果設法使本来为对称的脉冲的寬度隨着要放大的低頻电压(圖5乙)的高低而作直線变化，即被低頻信号作脉冲調寬(見圖5，丙、丁)。这样只要脉冲频率选得足够高，在負荷电阻兩端的电位差就隨着低頻信号而变化(詳細情形在下面說明)，但因經過 V_1 及 V_2 的放大作用，故其振幅就比原来的低頻信号大多了(見圖5戊)。

現在我們來談談对称脉冲是怎样發生的。这种Π形对称脉冲發生器，其基本原理和一般脉冲电路相似，有許多方法可以获得，我們这里只介紹一种比較簡單的电路，如圖6。

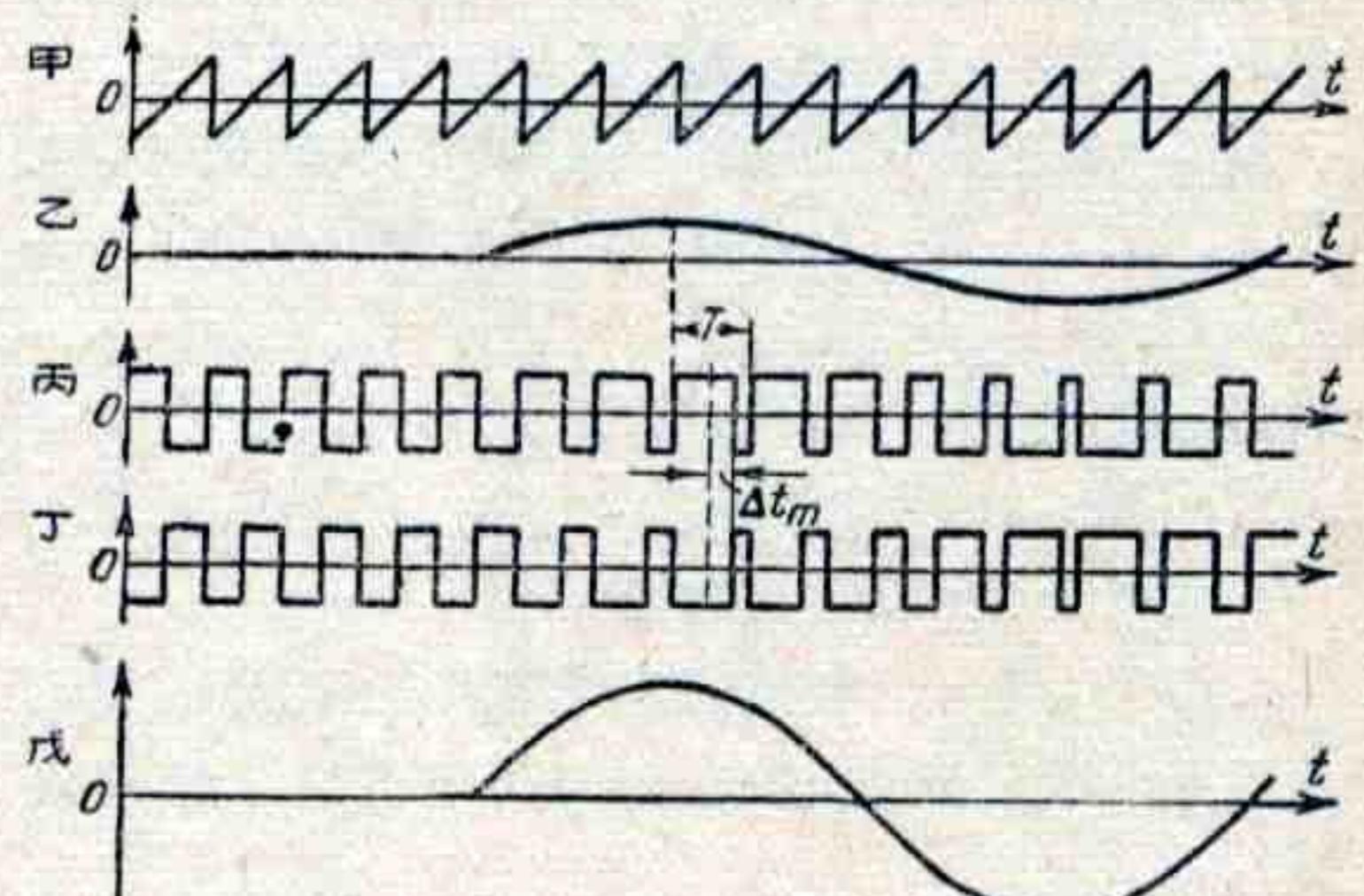


圖 5 对称脉冲为低頻信号調寬时的情形

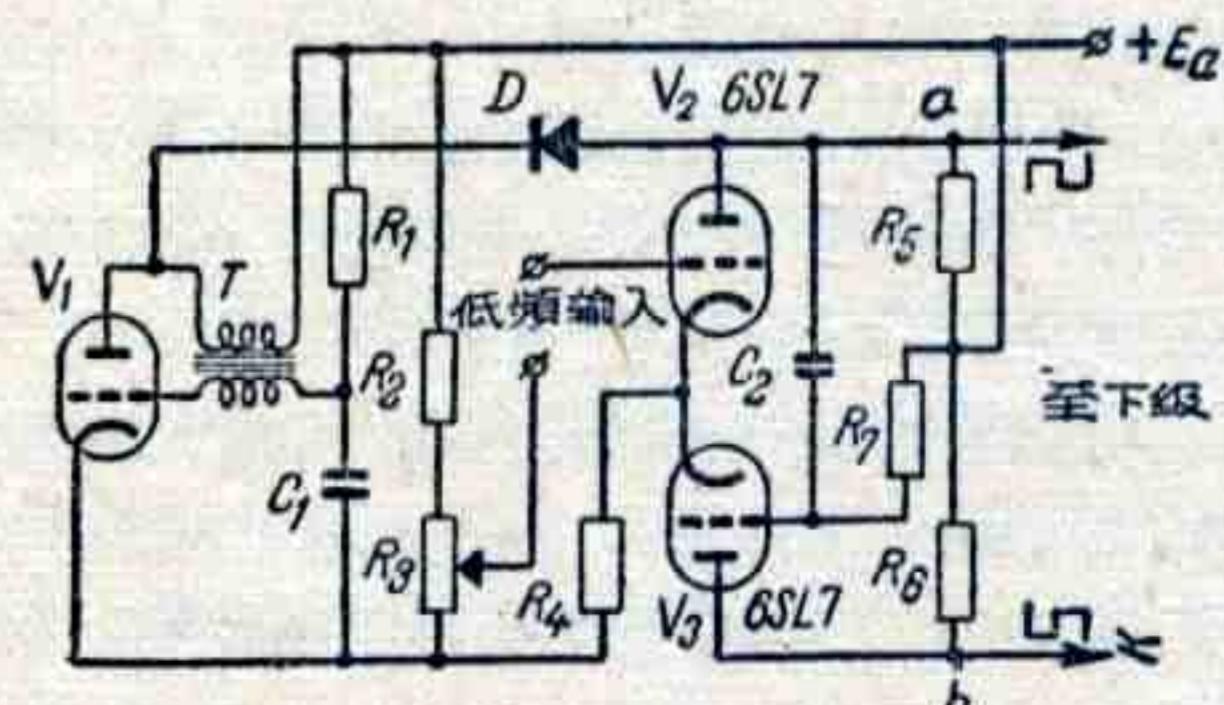


圖 6 对称脉冲發生器兼調制器原理圖

此电路实际上是由一个鋸齒波振盪器(其电压如圖5甲) 加一个所謂制动多諧振盪器所組成。在稳定状态时电子管 V_3 因它柵極上帶正电，故有屏流；但电子管 V_2 因陰極电阻 R_4 上有 V_3 管的屏流流过，产生很大的电压降使 V_2 屏流截止。若当 V_2 管的屏極上加一尖頂負脉冲时，此脉冲通过电容器 C_2 而加至 V_3 管的柵極，使 V_3 封閉，因而 R_4 上的电压降消失，电子管 V_2 导电。当 V_3 导电 V_2 封閉时， R_5 上沒电压降；而 V_3 的柵陰極好似一个二極管，有較大的柵流，因而 R_7 上的电压降很大。所以 C_2 兩端电位差也很大， C_2 被充電(最終电压等于 E_a 減去 R_4 上的电压降)。但当 V_2 管导电后， C_2 充電电流就通过 V_2 管的內阻，电阻 R_7 和乙电源內阻而放电，因此电阻 R_7 的下端(即接 V_3 管柵極那一端)就帶负电位，使 V_3 管在某一段時間內仍保

持截止状态。随着 C_2 的放电， V_3 管栅极上的负压逐渐减低而至导电。由于这电路有很强的正回授，故 V_3 的导电和 V_2 的截止都是跳跃式的，增长和减弱都很快。这样，就使输入为锯齿形的尖顶脉冲有可能变成平顶脉冲。当下一个负脉冲来到 V_2 的屏极时上述过程又重复进行。当 V_3 导电时，流过 R_6 的屏流很大，电压降也大，故 b 点的电位很低；此时 V_2 管是截止的， R_5 上没有电流流过， a 点的电位就很高，等于 E_a 。反之，当 V_3 管截止时， V_2 管导电， b 点的电位等于 E_a ，而 a 点的电位则很低。所以 ab 两点的电位就如图 6 上所示的那样为两个平顶脉冲。

至于 V_2 屏极上的负尖顶脉冲，是由 V_1 组成的间歇振荡器通过整流器 D 而供给的，它的原理和普通的锯齿形振荡器完全一样，输出图形如图 5 甲所示。

图 6 ab 两点输出的脉冲正负延续时间的长短，也就是 V_3 管及 V_2 管导电与截止时间的长短，由下列各因素决定：

1. 加至 V_2 管屏极负脉冲的到来时刻；
2. R_7 及 C_2 的时间常数 ($R_7 \times C_2$)；
3. V_2 电子管的原始固定栅偏压；
4. 加至 V_2 电子管栅极的低频输入电压（因 V_2 管的栅偏压等于固定栅偏压加 R_4 上的降压再加低频输入电压）。

上述第 1、2、3 项可以分别调整有关各零件，如 R_7 、 C_2 和电位器 R_3 等，而使 V_2 管及 V_3 管的截止和导电时间相同，也就是说使脉冲的正负延续时间在无低频输入时相同，成为对称脉冲。当加上第 4 项，即低频信号后，输出脉冲正负的宽度就随着这信号的振幅大小而变更了，于是就达到脉冲调宽的目的。

图 6 中的整流器 D 是用来隔开 V_1 管的激发电路与 V_2 、 V_3 管电路用的，使屏电源 E_a 不致通过电阻很小的变压器 T 而加至 V_2 的屏极，影响他们互相独立工作的能力。

进一步研究末级电路，我们就会发觉用来作图 2 中的两个电子管 V_1 及 V_2 的内阻要非常小（因为不小就不能使导电时的屏压（即 U_1 及 U_2 ）差不多等于零（见图 3 戊、己）。当然一般三极管的内阻是比较小的，可是它的放大系数 μ 也很小，势必要用很高的脉冲电压，这就使脉冲发生器构造复杂，失去了丁类放大器的主要优点——经济性。若用一般五极管，它们的放大系数果然大，但在一般使用状态下内阻又很大。我们再仔细研究一下五极管的屏极特性曲线（图 7），就可发现在屏极电压高于屏压那一段内内阻相当低（差不多只几百欧）。但是在屏极电压 U_{SG} 高于屏压 U_p 时，屏极电流很大。再加与电子管并联的二极管的关系，当屏压还是有很小的负压而控制栅已进入截止点以右时（见图 3 甲、戊，及在 t_3 时栅压 U_3 已是正，而屏压 U_1 却还是负的）屏极电流就有

了，而且很大。若不采取措施，限制屏极流，那末乙电的消耗仍很厉害，也不是我们所希望的。

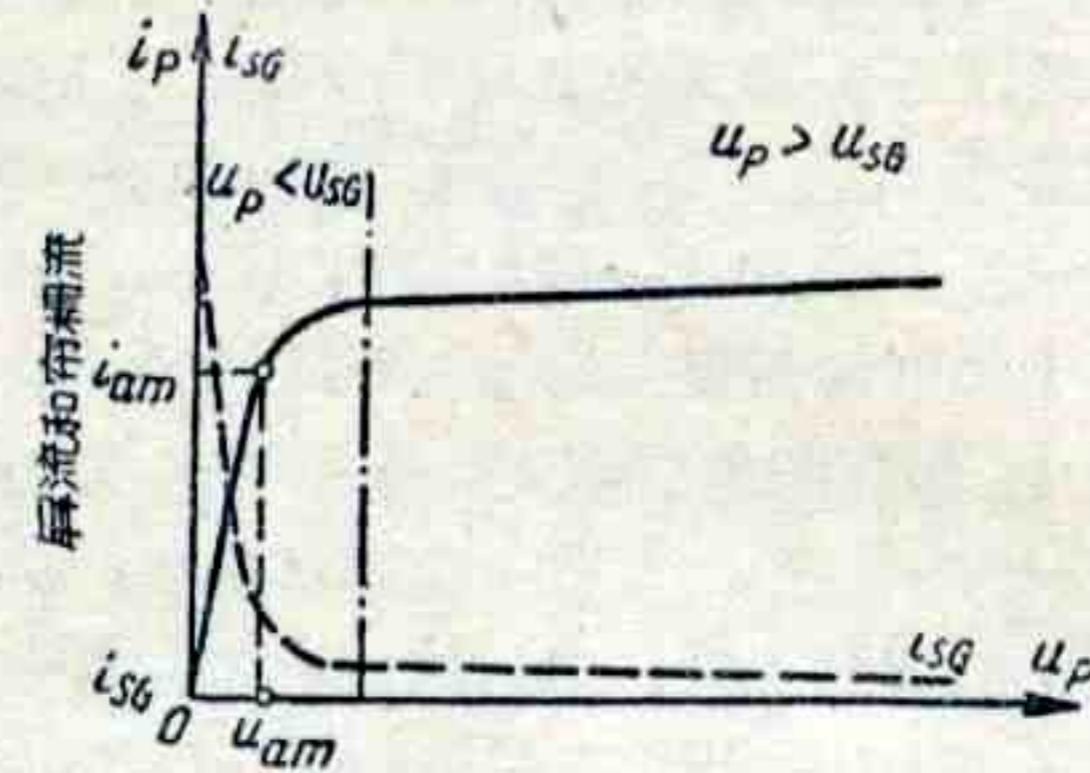


图 7 五极管屏极特性曲线

防止屏极过负荷的方法之一如图 8 所示，各电流及电压的图解见图 9，基本情况和图 3 相似。图 8 中的输入点 1 的 Π 形脉冲 U_1 （图 9 甲），由于整流器 D_1 的作用，将它的正脉冲部分短路，故在点 2 的电压就变成如图 9 乙那样的单边负脉冲了。图 8 中 R_1 、 R_3 、 R_4 和栅负偏压 $-E_c$ 应选得在 $0-t_1$ 时间内（图 9），即当电子管 V_1 和屏极有很高的正压时（至于 V_1 的屏压和 V_3 的屏压即 U_3 及 U_5 的变化情况则和图 3 戊、己的 U_1 、 U_2 一样），使整流器 D_3 右边的电压高于左边的电压，使它导电并使 V_1 管控制栅上的电压为负；而在 t_1-t_2 （图 9）时间内，即当 V_1 管屏压为负时，使整流器 D_3 封闭，因而 V_1 管栅极与输入电路断开，使点 4（图 8）不致短路入地，因之仍能保持负电位，不使 V_1 管导电。在 t_2 瞬间点 3 的电压开始逐渐自零变正。随着该管屏压的增长，栅极上的负压逐渐减小，当到达某一点 t' （图 9）时综合栅压变为零，整流器 D_3 导电，而将 V_1 栅极与输入电路接通。自 t' 点开始一直到下一循环，放电二极管 V_2 导电前（ t_4 点以前）， V_1 栅极是直接由点 2（图 8）上的电压所决定的。

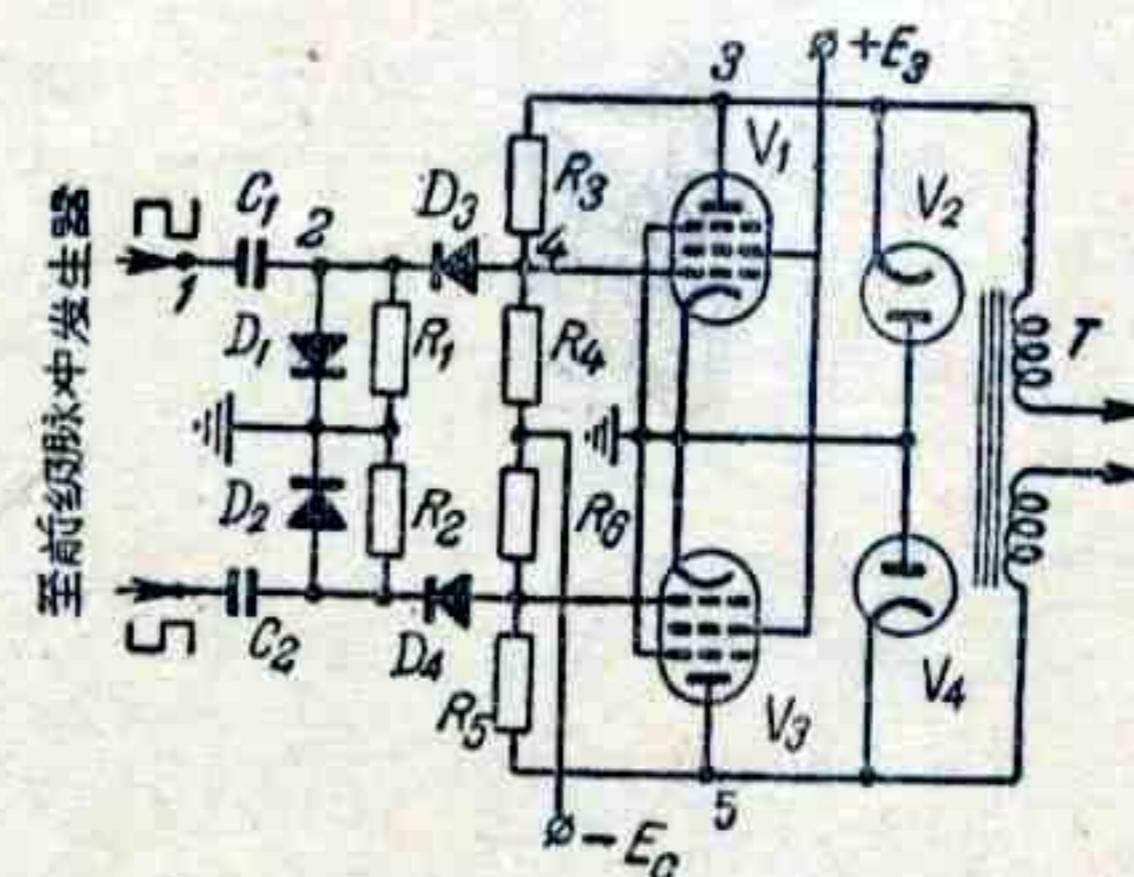


图 8 带有屏极流抑制装置的丁类放大器末级原理图

另一边的电路（ V_3 及 V_4 等）的工作情况和上述的完全相同。

从图 9 丁中可看出电子管 V_1 不像以前讲过的图 2 那样，它不单在另一管 V_3 工作时间（ $0-t_1$ ， t_3-t_4 ）内封闭，就是在本边电路中当放电二极管 V_2 导电时（ t_1-t_2 ）亦被封闭，而且在 t_2 时也不是突然导电，而

是由于控制栅负压逐渐降低而导致的。由于 V_1 电子管栅极电压负的时间增长，故大大减小了帘栅电流。只要仔细计算各零件的值，可以在不显著降低效率的条件下使帘栅流只有屏流的 $\frac{1}{10}$ 左右。

我們現在來介紹一個實例。根據圖1可以分成5部分來講。其中第一部分和一般電壓放大器的相同不再介紹，第2部分是脈衝發生器兼調制器，如圖10。

信號由前級電壓放大器經變壓器交連至 $6SN7$ 左管的柵極，經放大後由變壓器 T_1 輸入另一 $6SN7$ 的左管柵極作調制用。 V_1 的右管作鋸齒波發生器，電路和圖6的同。使用頻率可調整電位器 R_1 在8千周到25千周內變化。電位器 R_2 用於校準兩脈衝，使成為對稱（在無低頻輸入時）。

為了減少與末級輸入的相互影響， V_3 $6SN7$ 管採用陰極輸出。

圖中的交連變壓器 T_1 可用變壓比為 $1:1$ 的一般音頻變壓器；變壓器 T_2 用 10×15 公厘的鐵心（每片約厚0.35公厘），初級約60圈，次級約75圈，都用直徑0.16公厘的漆包線繞制。

V_3 級的主要數據如下：脈衝的周期為40—125微秒；每管陰極輸出約120伏；當輸入信號電壓不超過300毫伏時，最大調制系數為0.8左右。

末級電路如圖11所示，圖中的脈衝變壓器 T_1 在介紹原理時（即圖2中的 L_1 及 L_2 的組合）是假設它沒有損失，且在兩線圈中交換能量時是瞬時跳躍式的。但實際上由於變壓器兩線圈本身的滯佈電容量及漏感，電流自一個線圈轉移到另一線圈時不是跳躍式的，由於槽路的自由振盪，必須要有一段衰減振盪的時間，因之降低效率並發生失真。

變壓器的品質因數 Q 愈高，上述所需要的时间也愈短，效率也愈高。

其次由於鐵心的渦流所引起的損失也很大，為了減小漏感及渦流，兩線圈應分節繞制，鐵心要用較薄的（0.1公厘以下）矽鋼片，最好是用鐵淦氧磁物做成。

結束語 丁類放大器最大的优点是效率高，故在

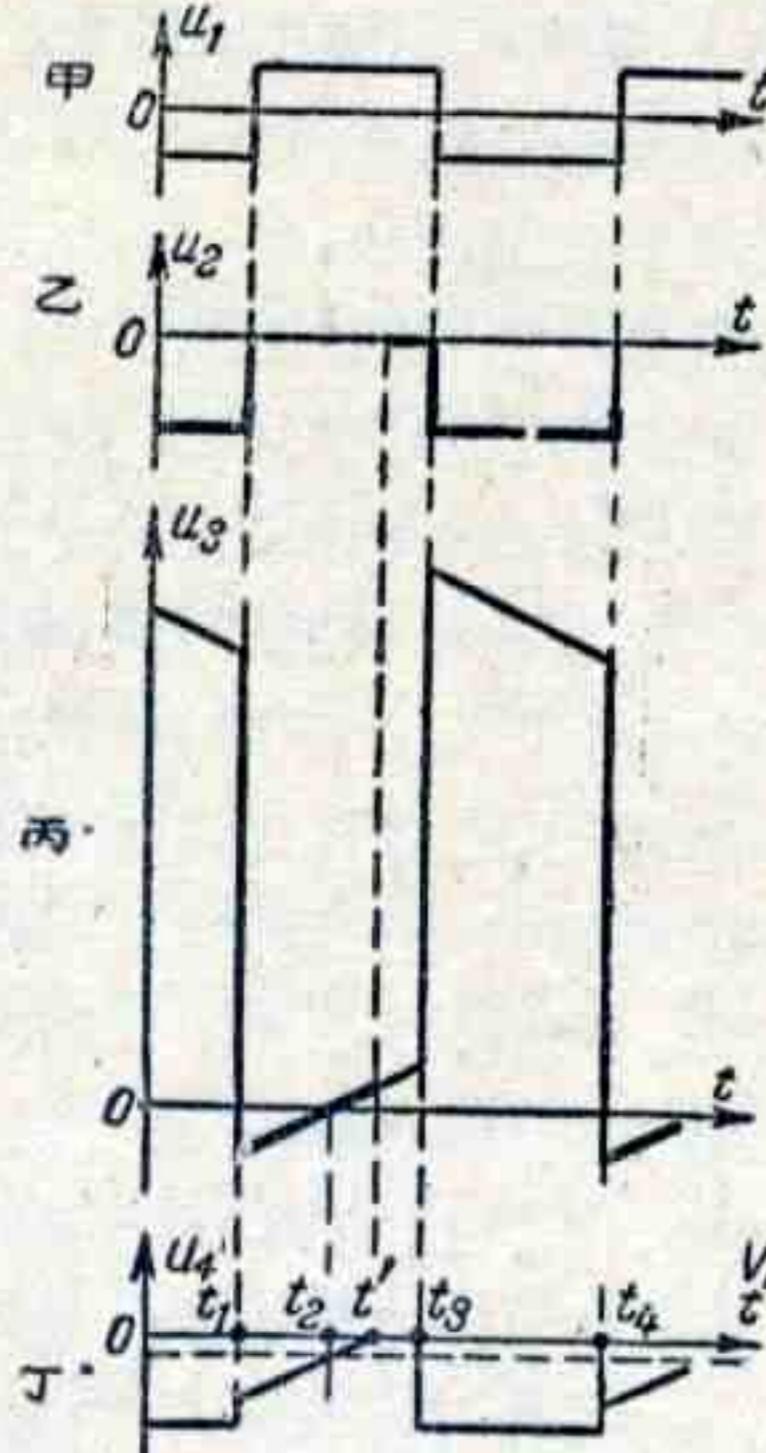


圖9 圖8電路各點電壓變化情況
(圖中粗綫是加上電子管控制柵的電壓 U_4 後的情形)

由變壓器 T_1 輸入另一 $6SN7$ 的左管柵極作調制用。 V_1 的右管作鋸齒波發生器，電路和圖6的同。使用頻率可調整電位器 R_1 在8千周到25千周內變化。電位器 R_2 用於校準兩脈衝，使成為對稱（在無低頻輸入時）。

為了減少與末級輸入的相互影響， V_3 $6SN7$ 管採用陰極輸出。

圖中的交連變壓器 T_1 可用變壓比為 $1:1$ 的一般音頻變壓器；變壓器 T_2 用 10×15 公厘的鐵心（每片約厚0.35公厘），初級約60圈，次級約75圈，都用直徑0.16公厘的漆包線繞制。

V_3 級的主要數據如下：脈衝的周期為40—125微秒；每管陰極輸出約120伏；當輸入信號電壓不超過300毫伏時，最大調制系數為0.8左右。

末級電路如圖11所示，圖中的脈衝變壓器 T_1 在介紹原理時（即圖2中的 L_1 及 L_2 的組合）是假設它沒有損失，且在兩線圈中交換能量時是瞬時跳躍式的。但實際上由於變壓器兩線圈本身的滯佈電容量及漏感，電流自一個線圈轉移到另一線圈時不是跳躍式的，由於槽路的自由振盪，必須要有一段衰減振盪的時間，因之降低效率並發生失真。

變壓器的品質因數 Q 愈高，上述所需要的时间也愈短，效率也愈高。

其次由於鐵心的渦流所引起的損失也很大，為了減小漏感及渦流，兩線圈應分節繞制，鐵心要用較薄的（0.1公厘以下）矽鋼片，最好是用鐵淦氧磁物做成。

結束語 丁類放大器最大的优点是效率高，故在

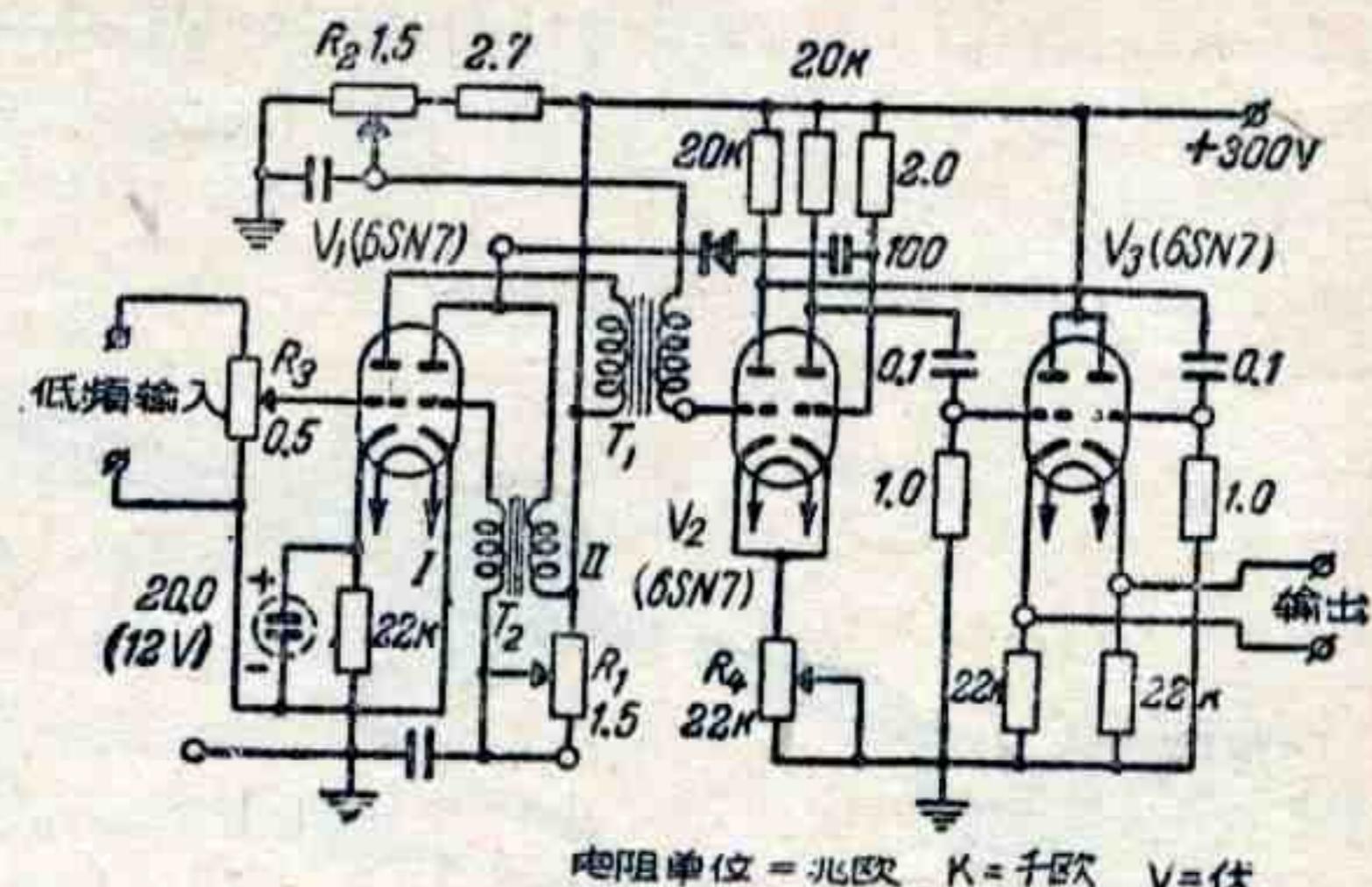


圖10 前級放大級、脈衝發生調制級綜合電路圖

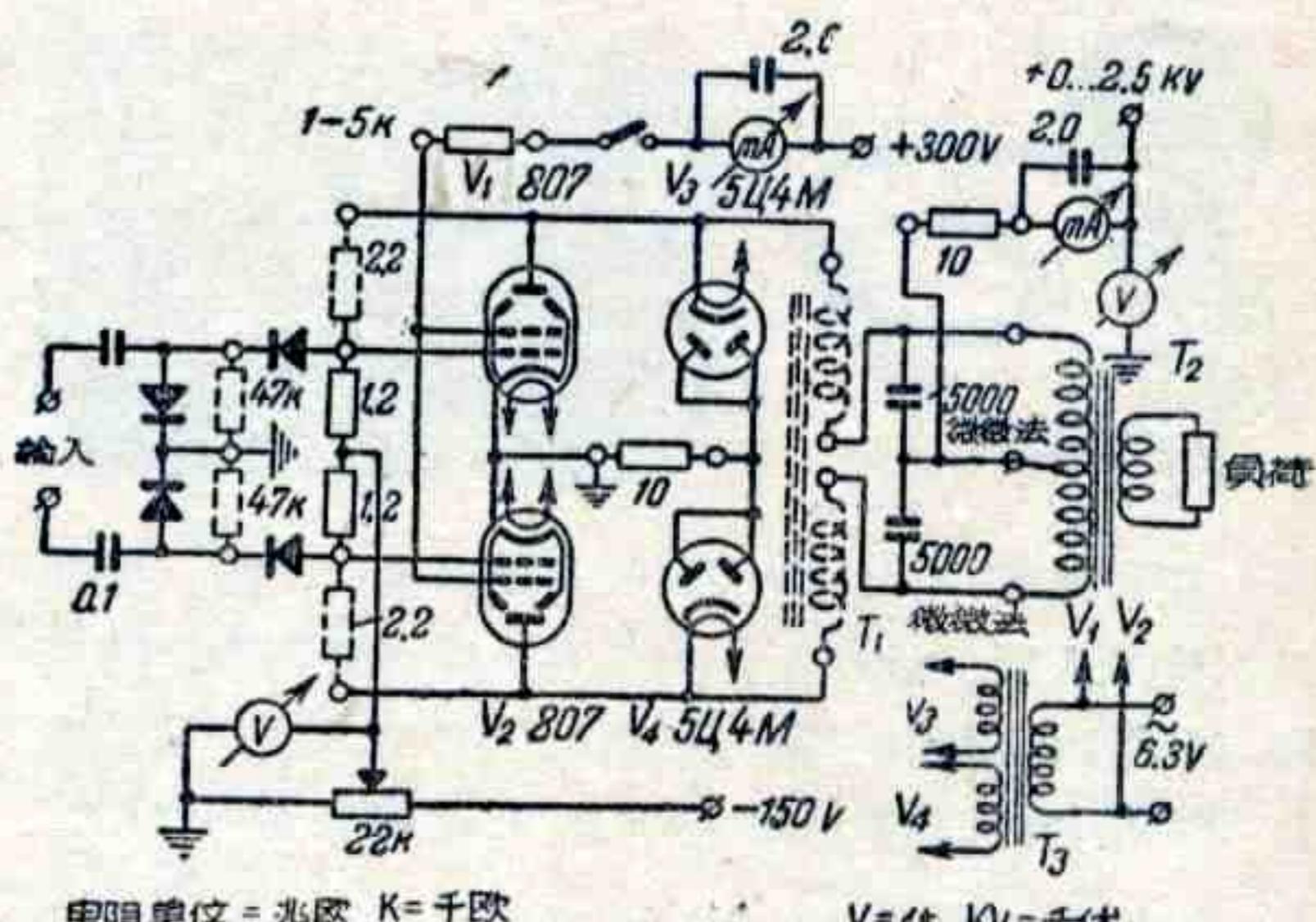


圖11 末級電路圖

大功率放大器中是有重大意義的。但是由於目前還有一些技術問題還未能很簡單地解決，故一時還不能大量採用。其中除上述脈衝變壓器的要求較高外，還要解決下面幾個問題：計算輸出變壓器與負荷阻抗的匹配條件；降低非線性失真；在脈衝電壓偶然消失時防止末級電子管因屏流過大而損壞；用簡單的方法防止帘柵極過荷等等。

最後，若要使丁類放大器獲得順利發展，還須電子管廠能出產一些低內阻的脈衝五極管及高壓旁熱整流管。（沈成衡編寫）

我國無線電工業又一新成就 華北無線電器材廠在北京建成


華北無線電器材廠最近在北京建成，這是繼去年十月北京電子管廠建成投入生產後，在我國無線電工業建設上又一項新的成就。

這個廠是一個近代化的綜合性的無線電器材廠。無線電工業方面一般應用的元件都能製造。


華北無線電器材廠全面開工以後，基本上可以滿足目前國內的需要，有些產品還可以出口。

战士的保护者——地雷搜索器

沈 铭 宏

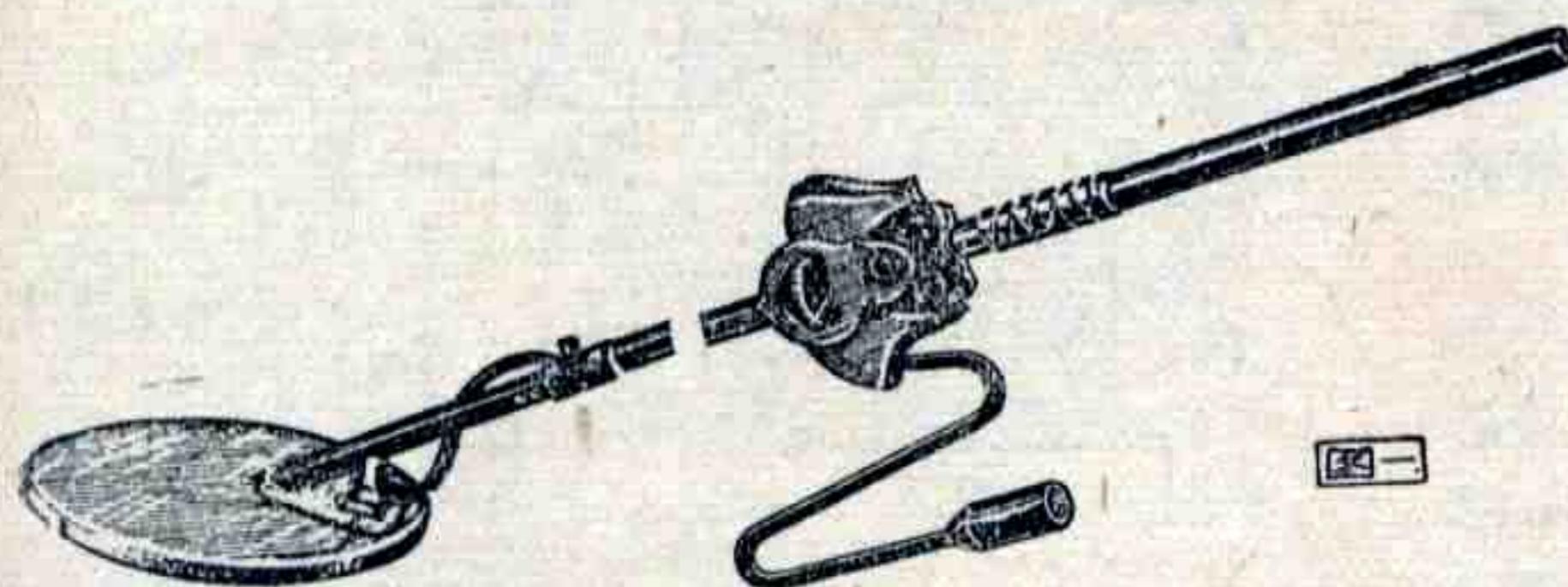

图一

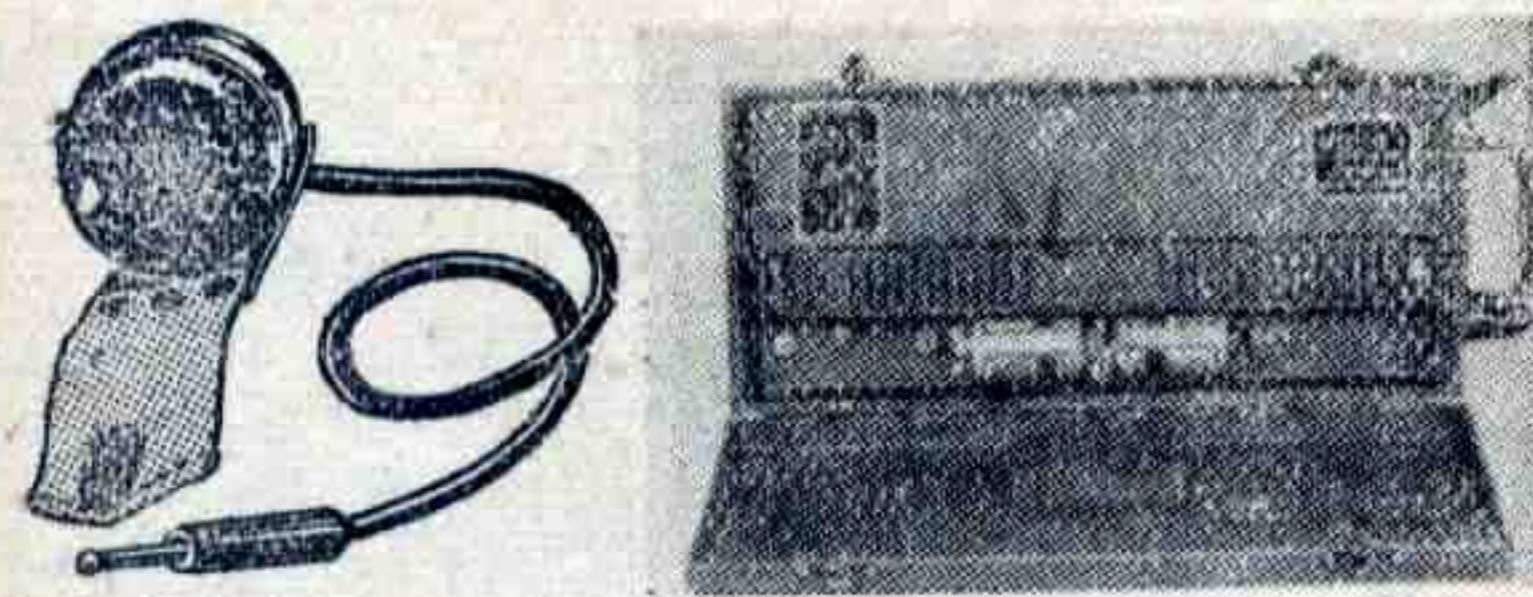

图二

现代战争中，在我们向敌人阵地进攻之前，要设法扫除敌人所佈的地雷，为步兵及坦克开辟冲锋的道路，以减少接触前的损伤。扫雷的主要工具之一就是地雷搜索器，在保障战士的安全上，它起着重要的作用。



地雷搜索器是各种军用电子仪器中的一种，它能探索埋在地下的地雷和其他金属物体。地雷搜索器是利用平衡互感电桥原理制成，主要为振荡及接收放大两部分，两者合装于一箱。另外还有一个搜索线圈盘、指示电表及控制盒，都合装于一根可拆成几节的杆上（图1）。战士肩上带有一只放音器（即单耳机）。通过佈雷地带，当搜索盘靠近地雷埋设点时，指示电表就会呈显指数，同时耳机中发出蜂鸣声。搜索情形如图2。

地雷搜索器的构造是很简单的，甚至比一部超外差式收音机还简单，图3甲是它的示意图，全机分为两大部分，一个是1000周的音频振荡器。搜索盘中的线圈 L_1 、 L_3 跨接在它的输出端。另一主要部分通常是一个包含两级的谐振式音频放大器。用谐振式放大器主要是它能在1000周的狭波段提高放大器的增益，其作用和收音机的中放级一样。放大器的输出端接耳机及指示电表作为负载，输入端接在

一个包含两级的谐振式音频放大器。用谐振式放大器主要是它能在1000周的狭波段提高放大器的增益，其作用和收音机的中放级一样。放大器的输出端接耳机及指示电表作为负载，输入端接在

线圈 L_2 上。图3甲其实可以简化成图3乙，全机的主要工作原理是依靠平衡互感式电桥。搜索盘中有四个线圈，除 L_4 外， L_1 、 L_2 、 L_3 组成电桥的主要部分，它们同轴的一个套一个的盘在一起，形状和收音机的环状天线类似。其中 L_3 及 L_1 得到振荡器输出的1000周正弦波电压，因它们是按磁场相反的方向串连的（如图3甲），所以对于 L_2 的互感合成后接近于0。电桥的全部平衡依靠甲、乙、丙三组补偿线圈调节达到。在电路上看补偿线圈实际上是A、B两组，A组与 L_2 串联，B组与 L_1 、 L_3 串联。 L_1 、 L_3 、A、B各组线圈和放大器可看成如图3丙所示组成一个平衡互感电桥。当电桥完全平衡时， L_1 、 L_3 对 L_2 的互感结果是0，于是 L_2 就不会拾取信号送至放大器。当搜索盘接近金属物时，因 L_1 与 L_3 的直径不一样，遇钢铁等导磁物质时的磁通变化及因产生涡流而引起的减磁作用等，对磁场起的影响不一样，破坏了 L_1 、 L_3 对 L_2 的互感平衡状态，这时， L_2 中就有感应电压输送到放大器。甲、乙、丙三组补偿线圈是装在控制盒里的，甲用作粗调整，乙用作精密调整，甲、乙两者都是用变铁粉心位置进行调整的电感性调整器。丙线圈用作电阻性的调整，线圈由比阻较大的合金线绕成，里面有个可变位置的黄铜心，以改变它们的质量因数（Q值）。

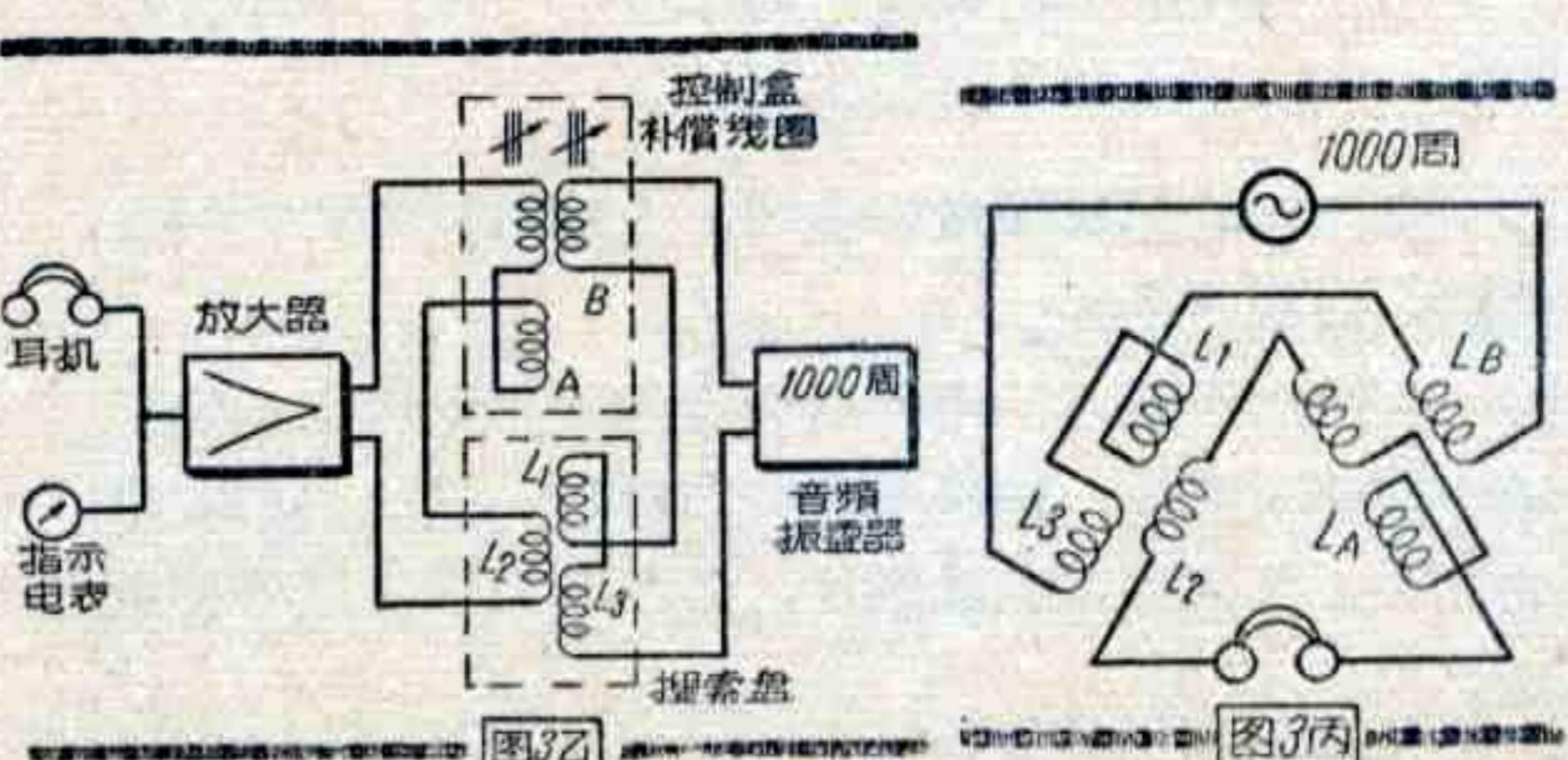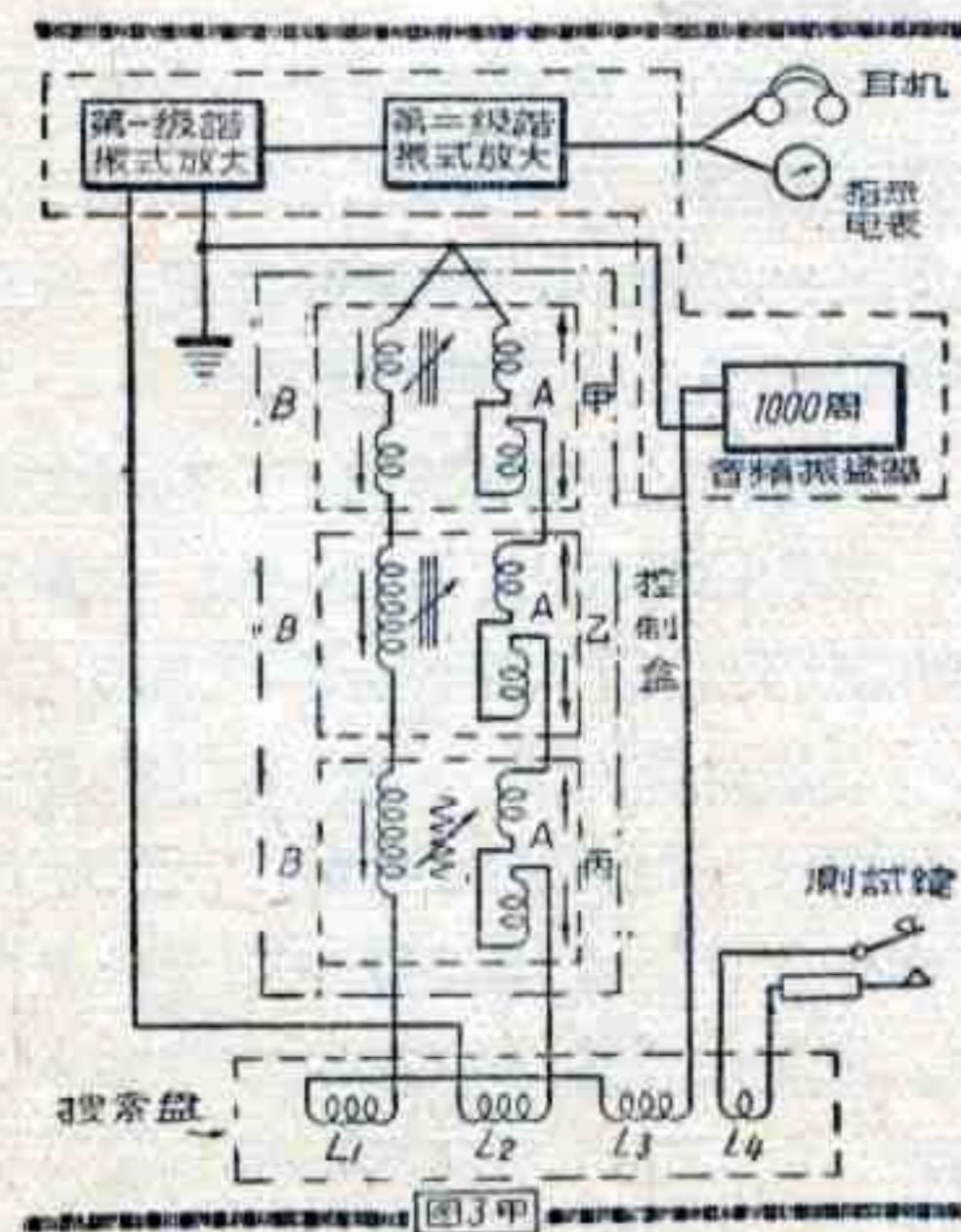L_4 是个测试装置，当按钮通路时， L_4 拾取电能、电桥失去平衡，和遇到金属物一样 L_2 中有了感应电压，放大器便有了输出，耳机发出蜂鸣电表呈现指数（当然电表必须是整流式或是热电式的）。



为什么唱針尖端不經過唱片中心?

王京

當我們觀察一部唱機的時候，若旋動唱臂，可以發現唱針的尖端並不經過唱片的中心。多觀察幾部唱機，我們還可以發現，當旋動唱臂，使唱針尖端、唱臂支點、和唱片中心在一条直線上時，有些唱機的唱針尖端够不着唱片中心，也有些唱機的唱針尖端超过了唱片中心。如果觀察得仔細一些，我們就發現：那些唱針尖端够不着唱片中心的唱機，它的唱臂是直的；唱針尖端超过了唱片中心的唱機，它的唱臂是彎曲的（註）。

從唱臂支點到唱針尖端的長度叫做唱臂的臂長，從唱臂支點到唱片中心的距離叫做唱機的支距。唱針的型式影響臂長，換用直柄唱針和曲柄唱針時應該注意。

唱針尖端够不着唱片中心的意思是：臂長小於支距，這種情形叫做唱臂欠長。

唱針尖端超过了唱片中心的意思是：臂長大於支距，這種情形叫做唱臂超長。

为什么要使唱臂欠長或超長呢？總結地說，就是要使唱機的諧波失真，在奏放全程內，不超過一定的限度，並且使平均諧波失真最小。

我們都知道，唱片的錄音槽紋是螺旋線，唱針尖端順着螺旋線的錄音槽紋，從唱片邊緣逐漸旋向唱片中心。但是，唱片每旋轉一週，

唱針尖端只向唱片中心旋動一個很小的距離。這個距離，用普通唱片只不過 $1/4$ 公厘左右，用細紋唱片只不過百分之一公厘左右。所以，每一週錄音槽紋的形狀和圓形極為接近，可以用一個圓來代表它。

在圖 1 中， A 為唱片的中心， B 圓代表某一週錄音槽紋， C 為唱針尖端在 B 圓上的位置。經過 B 圓的 C 点畫一條切線 DE ，再經過 C 点畫一條垂直于唱針振動方向的直線，這條直線叫做唱頭的軸線，如 FG 所示。切線 DE 和軸線 FG 之間所夾的角叫做差角，如 α 所示。

實驗的結果證明：對於給定的唱機，奏放唱片的諧波失真和差角 α 成正比，而和唱片中心至唱針尖端的距離 r 成反比。合起來說，對於給定的唱機，奏放唱片的諧波失真和 $\frac{\alpha}{r}$ 成正比。 $\frac{\alpha}{r}$ 越大，諧波失真越

大； $\frac{\alpha}{r}$ 越小，諧波失真也越小，于

是我們規定 $\frac{\alpha}{r}$ 為唱機的失真系數。

使唱臂欠長或超長的目的，就是尽可能地在奏放全程內，使唱機的失真系數減小。

現在看圖 2。圓 A 代表唱片上最大半徑的錄音槽紋，也就是，最靠近唱片邊緣的錄音槽紋。圓 B 代表唱片上最小半徑的錄音槽紋，也就是，最靠近唱片中心的錄音槽

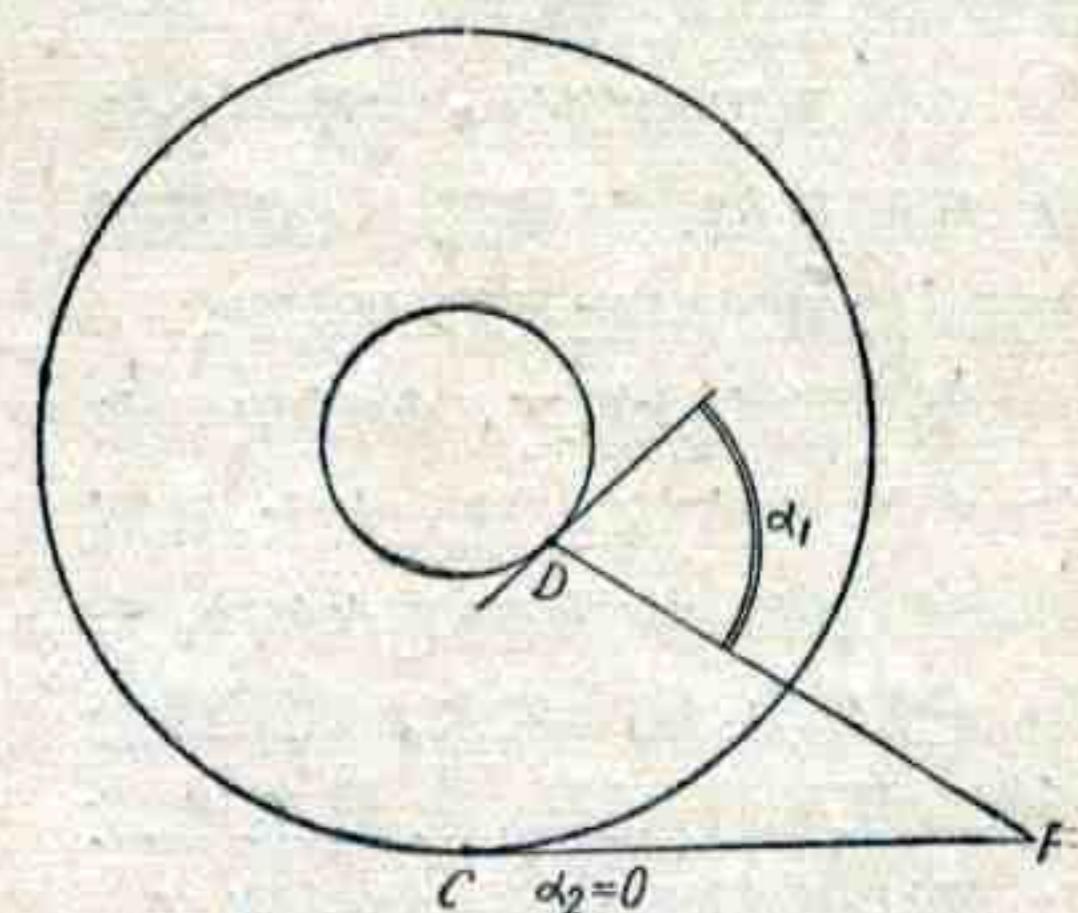


圖 3

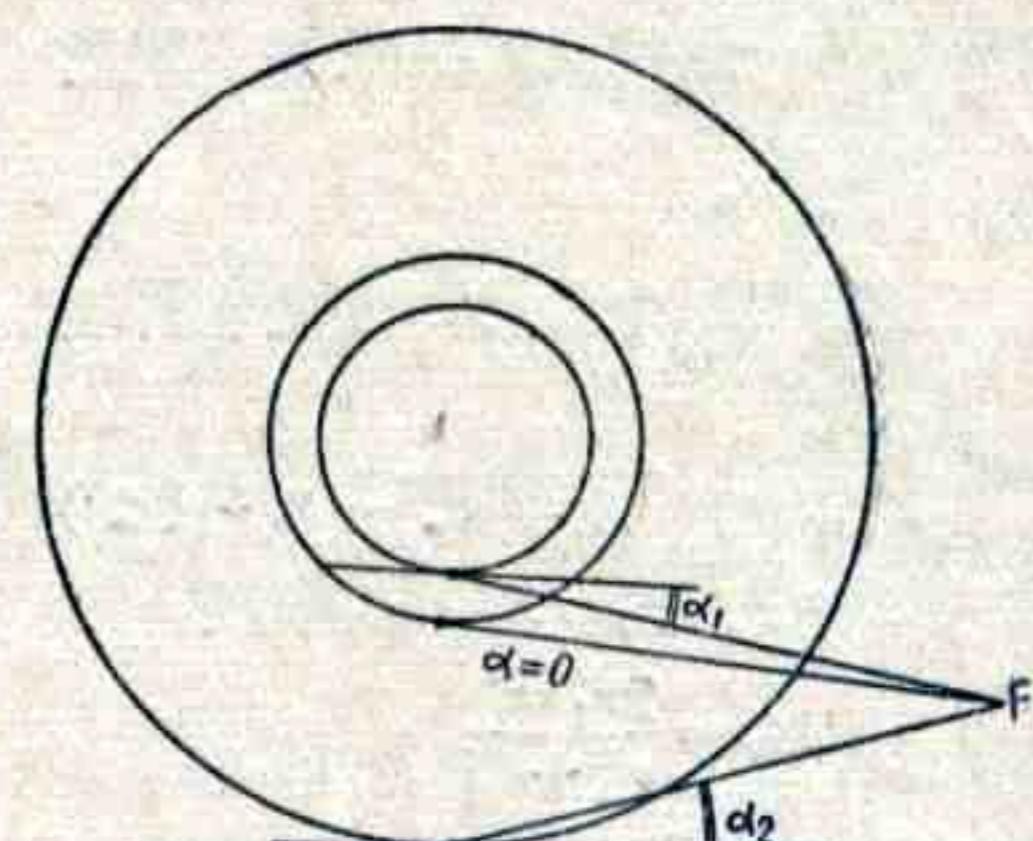


圖 4

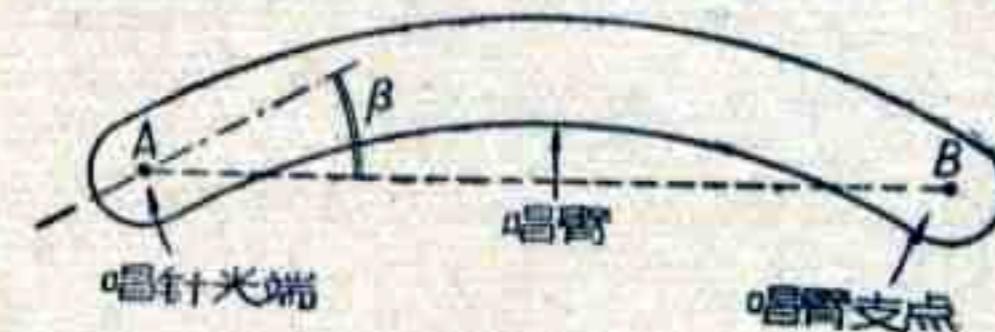


圖 5


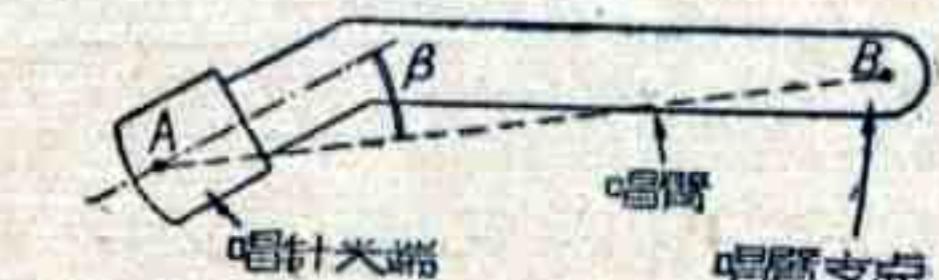


圖 6

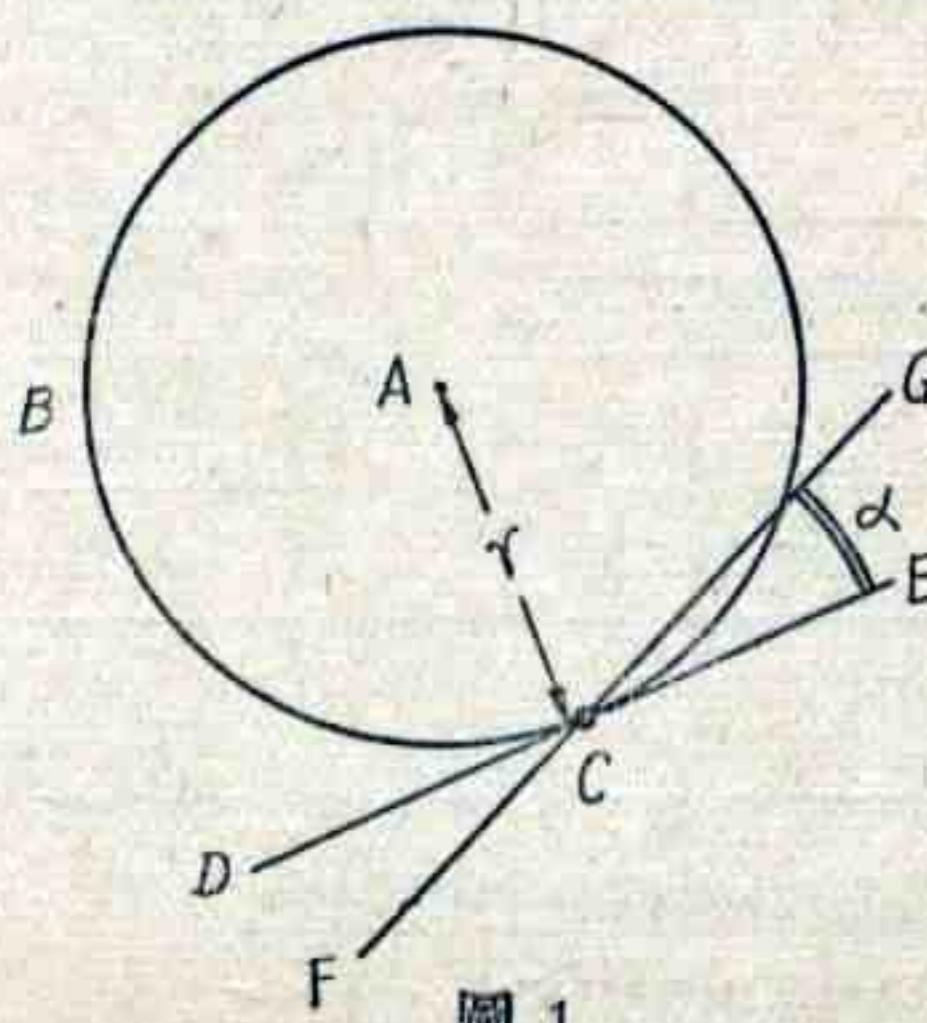

1957年 第7期

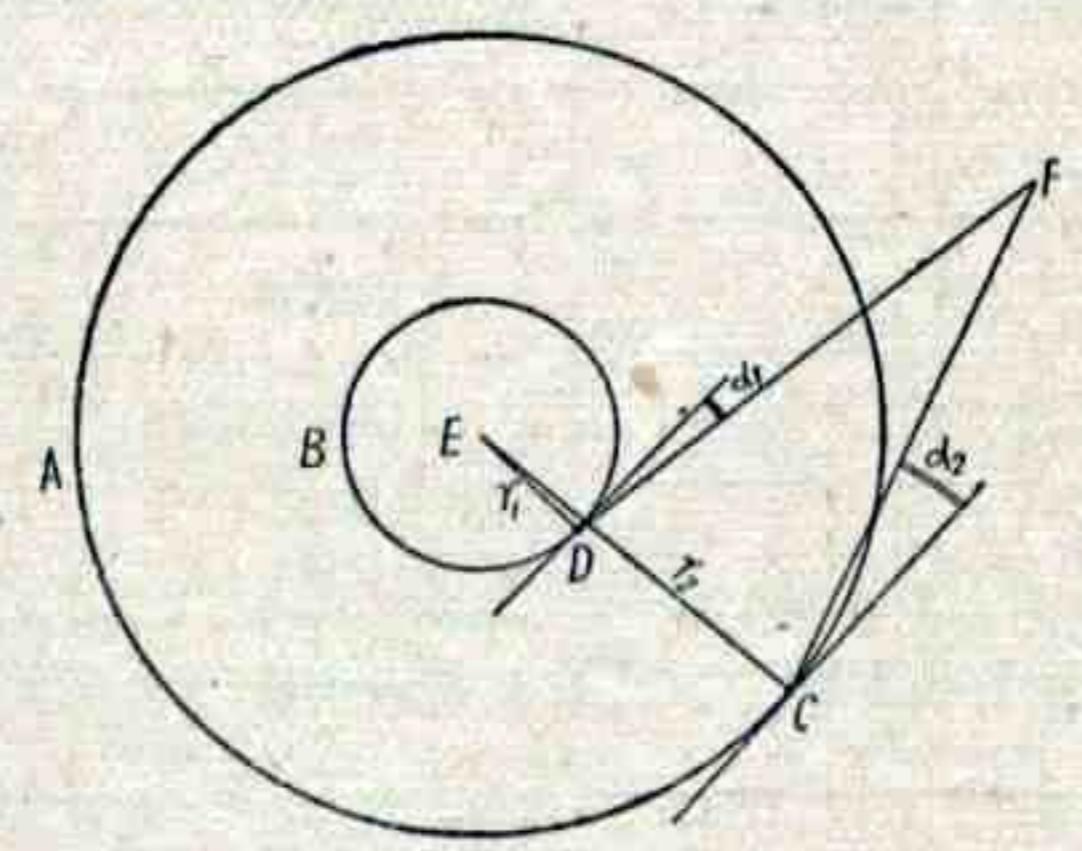


圖 2

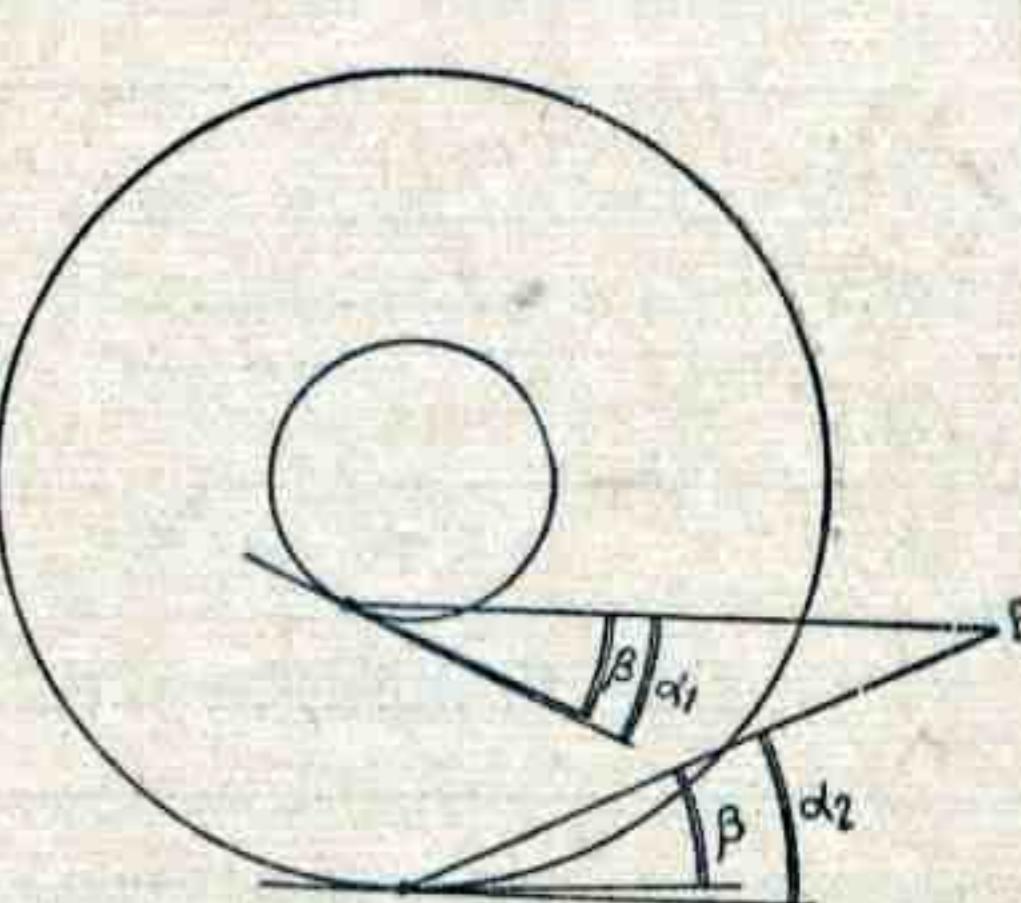


圖 6

紋。C,D是唱針尖端旋動時在圓A,B上的交點，E是唱片中心，ED是唱片錄音槽紋的最小半徑 r_1 ，EC是唱片錄音槽紋的最大半徑 r_2 ，F是唱臂的支點。若唱臂是直的，FC和FD都是唱頭的軸線。

可以看出，差角 α 不是一個常數，對於任何實用臂長，它都將隨半徑 r 的增減發生顯著的改變。

問題就在此處了，如果使C點的 α_2 為零，D點的 α_1 就會太大，見圖3；反過來，如果使D點的 α_1 為零，C點的 α_2 就會太大。這兩種情形都會使諧波失真的數值變化過大，所以比較合理的辦法是使

$$\frac{\alpha_1}{r_1} = \frac{\alpha_2}{r_2} \dots \dots (1)$$

而使任何一點的失真系數都不超過 $\frac{\alpha_1}{r_1}$ 或 $\frac{\alpha_2}{r_2}$ 。

要滿足這個條件，應使直臂唱頭的欠長

$$l = D - L = \sqrt{L^2 + K_r} - L \dots (2)$$

式中 D =支距， L =唱臂長，

$$K_r = \frac{2r_1^2 r_2^2}{r_1^2 + r_2^2}$$

l 的單位和所用 L , r_1 和 r_2 的單位一致。

按式(2)取欠長，可以滿足式(1)的條件。這時，差角 α 在奏放過程的中部一點（在此點， $r = \sqrt{(2L+l)l}$ ），

表2 計算超長 l' 的常數 K'_r

K'_r (公厘)	r_1 (公厘)	47.625	49.2125	60.325	61.925
r_2 (公厘)					
84.1					202.692
120.2			269.062		
120.6	202.971	211.328			
145.6			313.792		
146.1	229.126	243.865			

（註）：有些唱機由於裝置欠妥，而使直臂超長或曲臂欠長，故在實際測量時往往發現例外。

我社出版的“業余短波收音機的設計”一書內有差錯，現印有勘誤表，希买到該書的讀者來信索取。

人民郵電出版社啓 1957.7

為零，失真系數平均地減小了，見圖4。

然而仅仅這樣做并不能充分令人滿意。既然奏放唱片所產生的諧波失真和差角 α 成正比，那麼我們要問：把唱臂彎曲一下，差角豈不是會更小些？

事實的確如此，若唱臂的曲角（圖5）為 β ，彎曲唱臂可以使差角從 α 減小為 $\alpha-\beta$ （圖6），結果就大大地減小了差角和諧波失真。這就是直臂唱頭，在現代生產上，處於被淘汰地位的緣故。

為了使曲臂唱頭的平均失真最小，應使曲臂唱頭的超長

$$l' = L - D = L - \sqrt{L^2 - K'_r},$$

表1 計算欠長 l 的常數 K_r

K_r	r_1 (公厘)	47.6	49.2	60.3	61.9
r_2 (公厘)					
84.1					195.809
120.2				228.93	
120.6	154.508	163.5			
145.6				244.577	
146.1	161.417	171.247			

$$\sin\beta = \frac{K''_r}{L}.$$

$$\text{式中 } K'_r = \left[\sqrt{\frac{1}{4}(r_1+r_2)^2 + 3r_1r_2} - \frac{1}{2}(r_1+r_2) \right]^2,$$

$$K''_r = \frac{(r_1+r_2) K'_r}{2r_1r_2},$$

l' 的單位也和所用 L , r_1 , r_2 的單位一致。

對於給定的 L , r_1 和 r_2 ，曲臂唱機不但只有一個最合適的超長 l' ，並且只有一個最合適的曲角 β 。因此，根據254公厘直徑的唱片所設計的唱機，在奏放其它尺寸的唱片時，便不能獲得最好的效果。若唱片大於254公厘，奏放初程的諧波失真將过大；若唱片小於254公厘，奏放全程的平均諧波失真將超過可能獲得的最小數值。

由於流通的唱片有好幾種尺寸，我們建議：唱機製造者，研究可以調節超長的臂支，和可以調節曲角的唱臂。

下面是幾種常用唱片的常數

表3 計算曲角 β 的常數 K''_r

K''_r (公厘)	r_1 (公厘)	47.6	49.2	60.3	61.9
r_2 (公厘)					
84.1375					72.1614
120.254				84.9122	
120.65	75.4888	76.7832			
145.654				95.4212	
146.1	82.7024	84.1502			

簡便的自動轉播裝置

張錦飭

全国各地农村有线广播站差不多都有自办的文艺节目，其中之一就是邀请当地剧场的演员们到广播站作广播演出，然而经常请演员们到广播站来演出有很多不便之处。另外，一些大型节目也不适于在狭小的播音室内演出。因此，直接转播剧场的演出就成为十分必要的了。许多广播站在作这种转播工作时，往往由一个技术员带一部增音机去亲自转播，但这样以来就多花费了一个人力，且不能作到准确的配合，这都是不经济的。因此，我们制作了一架自动转播机，效果尚能令人满意。

这部自动转播机是干电式的，因为一般小城市的电源往往很不稳定，有的甚至没有电源（在两种情况下广播站都自备发电机）。转播机包括两部分：一部分是包括三个电子管的放大器；另一部分是自动电源控制。线路如图1。

放大部分的线路并没有什么特别，输出变压器初次级之圈数比为3:1，这是为了配合600欧的负荷阻抗用的。采用这种比率的另一原因是因为一般的广播站不能绕制这种变压器，而市面上也无这种变压器出售。但每个广播站都有用户变压器，这种用户变压器初级包括一个120伏的抽头，次级包括一个40伏或30伏的抽头（两种情况都可以利用）。因此我们可以选择一个伏数较小的用户变压器加以利用。

自动控制部分包括一个最简单的继电器，这个继电器的电阻约在4500欧至9000欧之间，当有10毫安直流电流通过时（由R₉控制）就可以动作。它的作用是专门控制放大部分的灯丝电源的通断。一般广播站也有这种继电器，这是安装紧急通话信号设备时不可缺少的零件。如果没有，可以毫不困难的自制一个，它的电阻完全由线圈的直流电阻决定。

放大部分及继电器所需要的乙电源，由广播站通过控制线来供给。即乙电放在广播站，用90伏直流

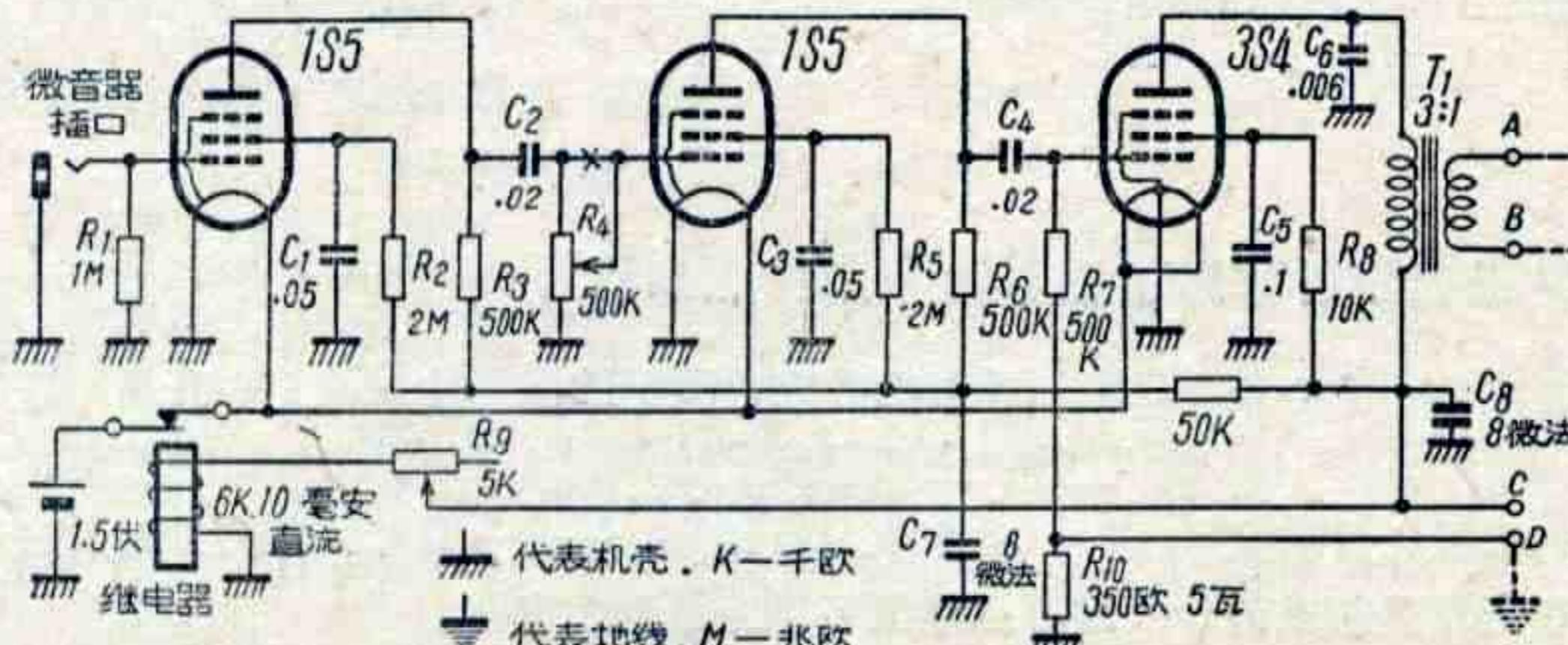


圖 1

电向剧场的转播机输送，乙电池正极通过控制线，乙电池负极以大地为回路。乙电池上安有控制开关，当广播站向剧场的转播机供给乙电时，甲电池便同时接上，转播机开始工作；同理，当广播站截断乙电源时，转播机的甲电源也同时截断。这样便达到了由广播站直接控制的目的。

控制线利用大地作回路的原因是为了少架一根导线。转播机所需的地线埋在转播机附近，用3公厘直

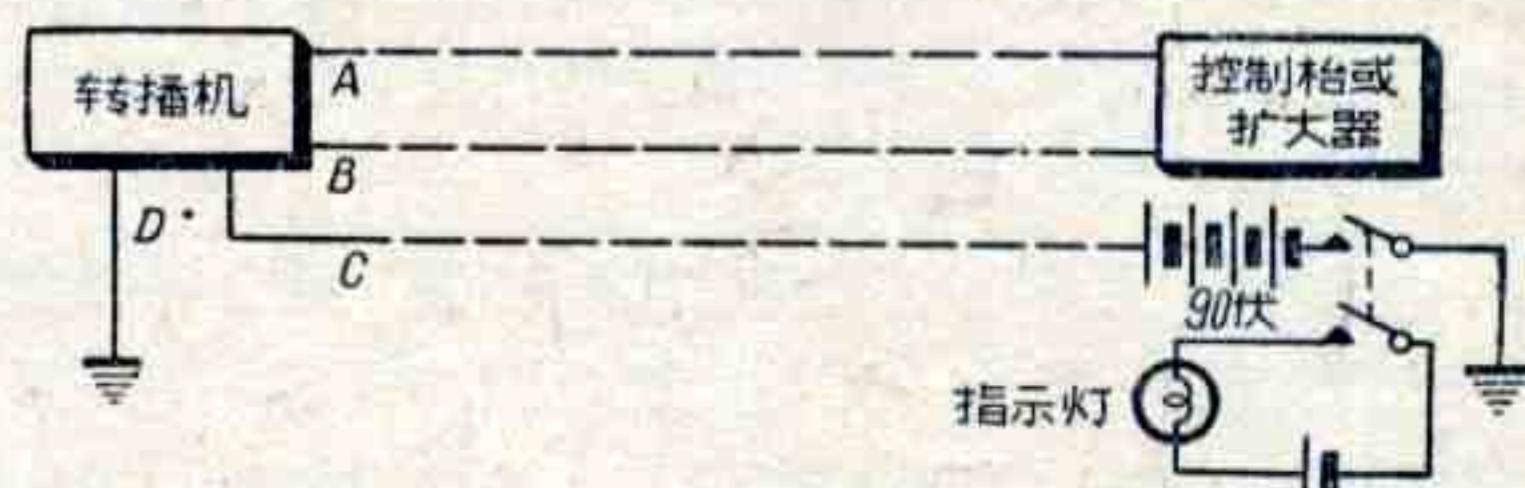


圖 2

径的铁线10公尺埋在地下0.75至1公尺深的地方就可以了。地线不能直接接在转播机机壳上，而是经过一个350欧电阻后再接机壳，以便取得354信号栅极所需的负偏压。

在广播站与剧场之间架设3条1.5或2.0公厘直径的铁线，如图2。

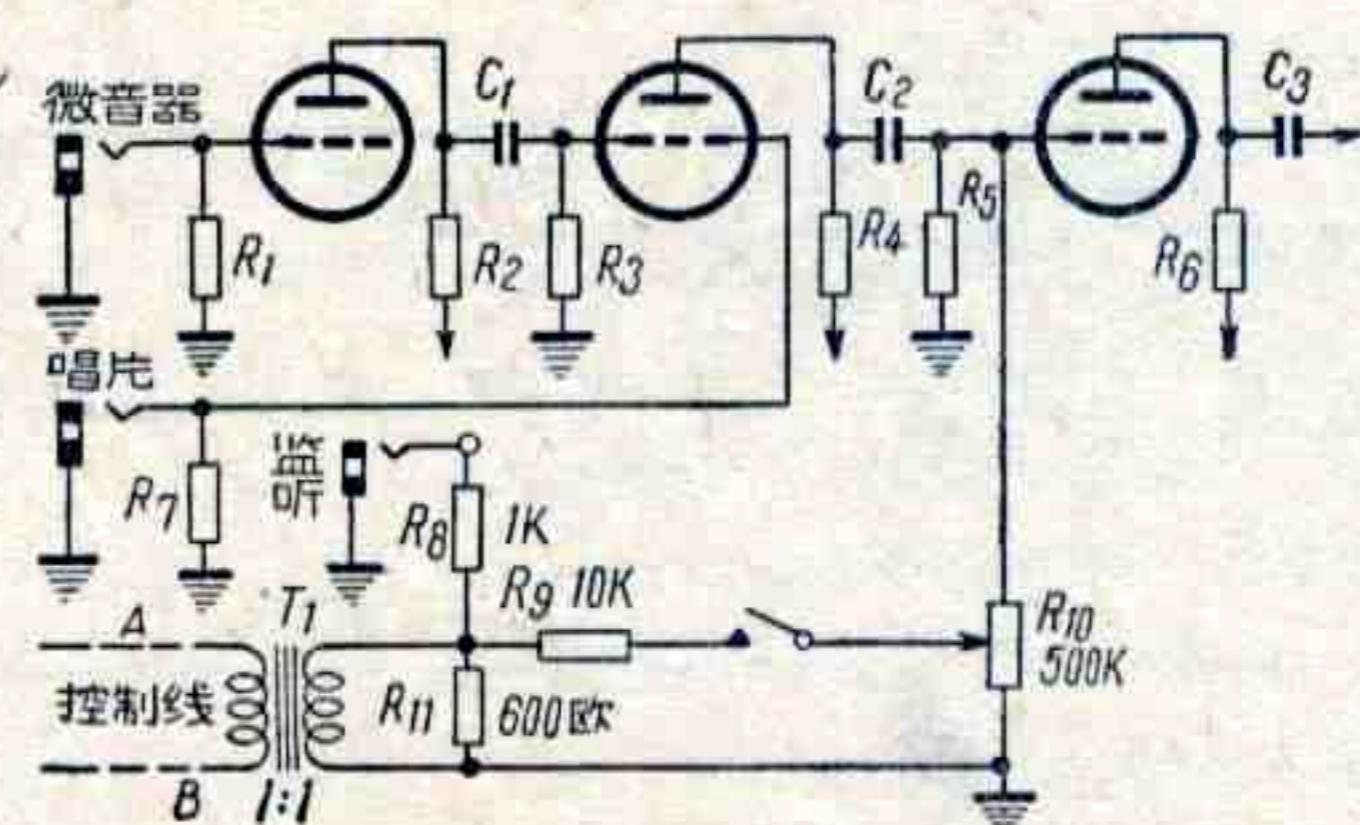


圖 3

由于节目传输线A、B的电平很低而控制线C又是直流，因此它们可以与市内电话线共用。但它们不能与广播输出馈线共用。在进广播站机房时也应尽量远离输出线，如无法隔开，应用铅皮线引进室内，以免耦合引起振鸣。

节目传输线A、B直接接到TY 250/1000型扩大机控制台上的线路2或线路3上去（它们的接头号码分别为9、10及11、12）。线路2

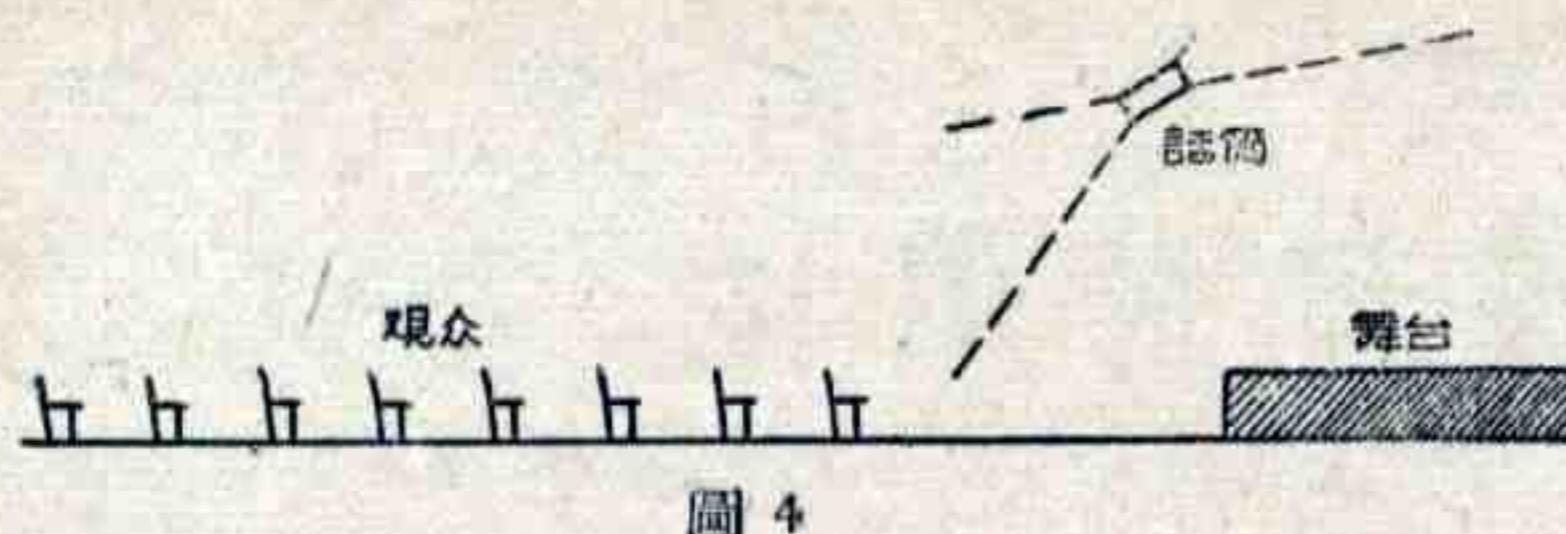


圖 4

及線路 3 的負荷阻抗均为 600 欧，与轉播机所需要的相配合（由于一般县城范围很小，傳輸線不会太長，因此用不着去考虑节目傳輸線的特性阻抗与频率畸变。但在較長的線路中則需加以考虑）。線路 2 及線路 3 的輸入电平規定为 0 分貝(0.775 伏)，当轉播机末級功率放大管有足够的推动时，輸出电平將大大地超过 0 分貝。但事实上是不会的，因为轉播机的微音器高悬在演員們的头上，并不能达到最大輸出电平。即使超过了需要，可以調节轉播机上的电位器及控制枱上的电位器以达到需要的电平。

控制綫 C 上的乙电池裝有控制开关，这个开关应是双刀單擲的，其中一刀控制乙电源的通断，另一刀控制一指示灯泡。以免轉播后忘記关掉轉播机，造成不应有的損失。广播站供給轉播机的乙电源的負極綫可利用站內的保护地綫。

如果站內不是用的 TY250/1000 型扩大机，我們可以很容易地用圖 3 的办法接入扩大机去：

將节目傳輸綫 A、B 接在一个 1:1 的变压器上(我們可以同样地找个小用户变压来利用)，这个变压器一定要用，否则就会破坏节目傳輸綫的平衡。

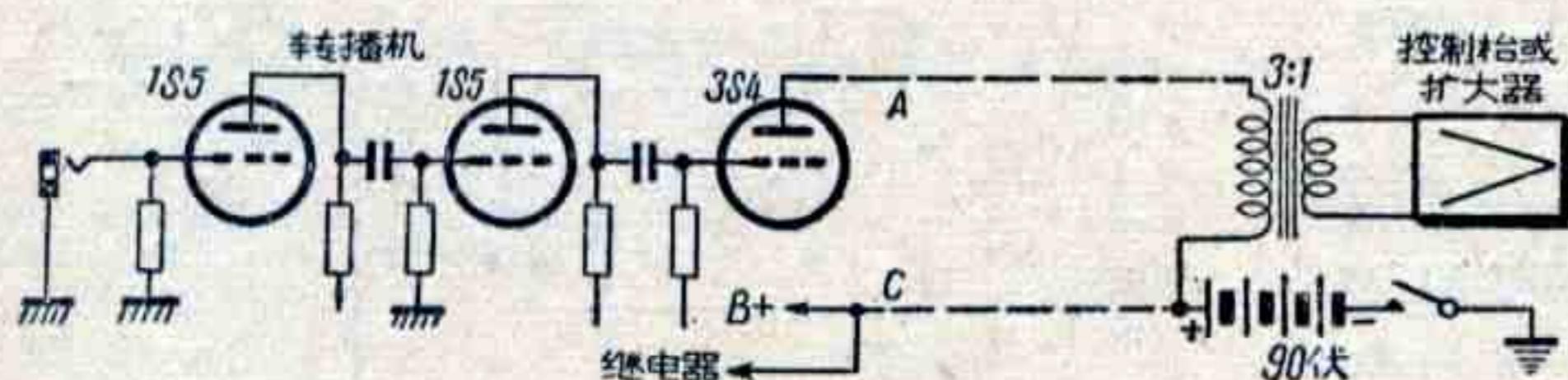


圖 5

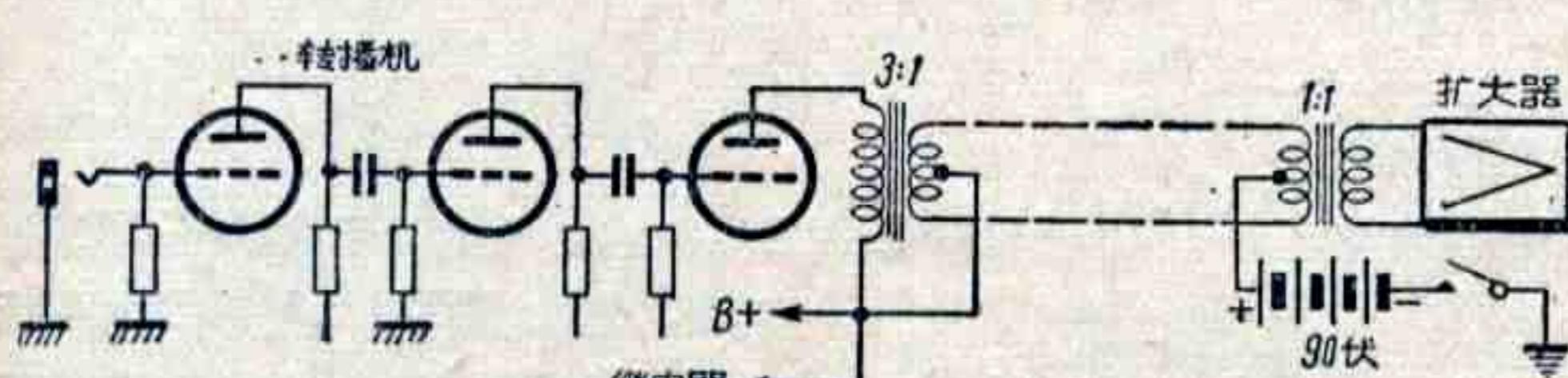


圖 6

北京电视塔正在設計可以放送彩色和兩种黑白节目

苏联莫斯科鋼結構設計院正在为北京电视中心設計卷桿式發射塔，塔高 400 公尺。

这种發射塔的設計是这个設計院的設計人員研究了好几種方案以后挑选出来的。这种發射塔最經濟而且效果最大，建筑时只需要 1400 吨鋼材。

轉播节目由唱片輸入級的后一級真空管輸入，这是因为轉播节目的电平要比电唱头的输出电平高許多的缘故。

轉播机所用的微音器，应用方向性較好的，例如鋸帶式。它的垂直面应对着舞台，側面对着听众，如圖 4。

舞台上的声音变化較大，例如戏剧中旦角的道白与全套的打击音乐比較起来，声音可相差 80 分貝以上，因此我們必須把微音器放在离演員較近而离打击乐器較远的地方。

当一切安裝就緒之后，可将轉播机鎖起来，掛在人們碰不着的地方。以后只需要在广播站按按开关，就可以轉播节目了。

最后研究一下节约的办法。

轉播机所需的乙电源不一定要用兩塊乙电池供給，我們可以毫不困难的从扩大器的前置放大部分抽出一适当的乙电来加以利用。轉播机所需乙电源为 90 伏 21 毫安(包括繼电器 10 毫安在內)，根据这种电压与电流，抽出电压加以适当的降压装置就可以了。由于所需的电流很小，扩大机的前置放大部分的电源供給完全可以负担。

在广播站与剧场之間不架三根傳輸綫，只架兩根也是可以的。

一个办法是：节目傳輸綫也用單綫，即以大地为回路。但單綫容易受到外界干扰，电器众多的地方杂音电平有时可达 16 分貝。为了使这种杂音电平得到足够的衰減，只有提高节目傳輸綫的电平。用下面的办法，在一般小县城內还可运用。

即將轉播机的输出变压器放在广播站，以达到提高节目傳送电平的目的(見圖 5)。

另一个办法是利用兩個有中心抽头的变压器来达到这个目的，如圖 6。

这种有中心抽头的变压器，我們只有自己設計繞制或訂做了。由于有了中心抽头，乙电流在变压器中产生的磁场可以互相抵消，中点抽头虽然間接通地，但不会影响傳輸綫的平衡。


当然，还可以有其它办法可想，不过那是比較特殊的了。

未来的北京电视塔的頂部是長达 100 公尺的四角稜柱，上面架設放送彩色和兩种黑白节目的天綫。

在 200 公尺高处，將有一圈可以容納 100 人的走廊，从这里可以俯瞰全北京城。

談談 6SA7 變頻管的振盪回路

沈 錦 宏

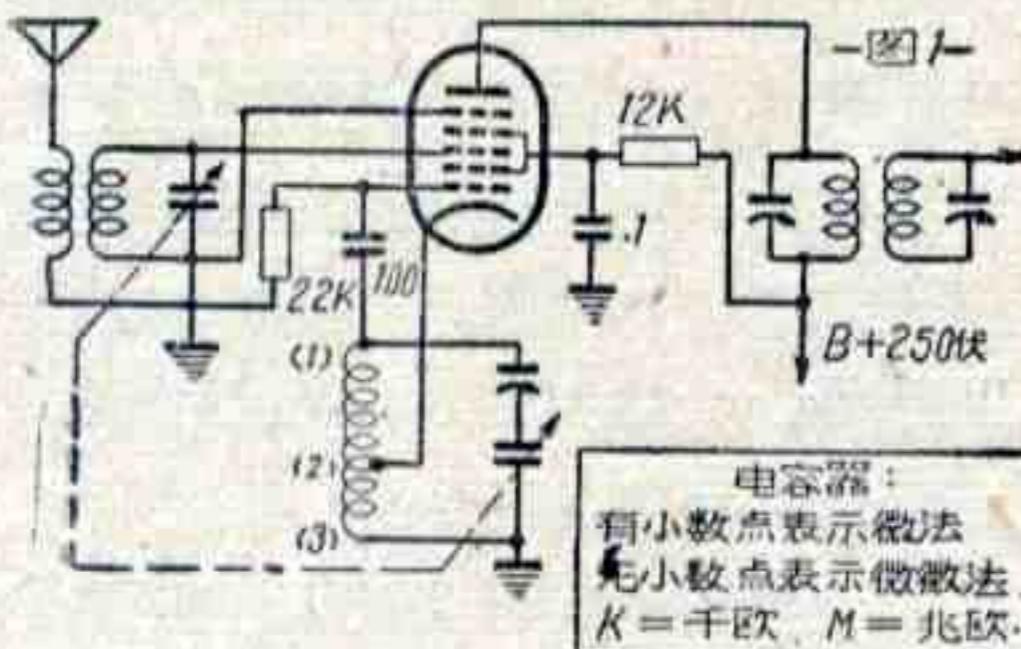

6SA7 是一種五柵變頻管，在超外差式中、短波廣播收音機里用得很多。原因是線路比較簡單、變頻增益較高、在只有一級中放的收音機里，內部雜音相對的說尚能令人滿意。

6SA7 管線路如圖 1。它的第一柵（由陰極往屏極數）是振盪柵。陰極、第一柵與第二柵就好像一個三極管一樣，組成哈特萊式振盪器。第三柵是信號柵，其作用是引入外來信號，在管內利用電子耦合作用與本地振盪頻率相混（拍），遂由屏極輸出兩個頻率之差（中頻）。第四柵是簾柵，它與第二柵相連。第五柵是抑制柵，在金屬管中它與外殼相連。

市售的 6SA7 本地振盪線圈都是三個接頭的哈特萊式振盪線圈，如美通牌 553B 力士出品的 800 OSC 等。因此，有人就誤以為 6SA7 線路只此一種，其實花樣是很多的。如果對振盪原理有初步了解，則可舉一反三。在圖 1 中，第二柵

的作用像一個三極管的屏極。工作電壓通常為 65—120 伏。就高頻電位來講它是地電位，因為它已由 0.1 微法電容器旁路接地。全部通過陰極的電流由陰極經線圈的②、③段到地回到 B-。這一行使得線圈①②段產生互感（像一個自耦變壓器），使得①點得到一個比②點正的電壓。這樣，在柵極上的電位就比陰極為正，屏流大增，趨於飽和。這時，由於電流停止變化，儲存在振盪槽路內的能量放出，使線圈①②段再度產生互感，不過極性相反，所以屏流開始下降，趨於截止值。但①②段又產生互感，電流又開始上升，這樣反復循環就形成振盪。所以只要陽柵供給振盪柵一個足夠的同相回輸電壓，就能產生振盪。下面列舉的線路雖多，原理却都是一樣的。

大多數廠制收音機的線圈上都沒有寫字，即或寫有數碼符號也極不統一，所以修理機器時，需要先根據線圈接頭多少來初步判明電路結構。





兩個接頭的線圈 這類收音機是極少見的，圖 2 是用於只有中波段的廣播收音機，是用鐵粉芯來調諧頻率的。線圈上的修整電容器是 5—30 微微法，圖中數值，是只適合 260 千週中頻用的，這個振盪電路是考畢資式，0.00142 微法電容器與修整電容一起構成回授系統，

它的特點是簡化了線圈構造，並使線圈電感量改變時，不適多地影響振盪電壓數值。這類收音機電路大都用在汽車收音機上。

有一些特別高級的收信機如 Collin 397 B 等，採用串聯調諧考畢資振盪回路，它具有很好的穩定性，如圖 3。

三個接頭的線圈 這種振盪回路是使用較多的一種，其基本形式如圖 1。它是 6SA7 管設計者推薦的一種回路，我國出品的各種採用 6SA7 作變頻管的收音機幾乎都使用它。業餘無線電愛好者在自行繞制短波段振盪線圈時，也多採用這種回路，因為短波線圈只有間繞的一層，變動陰極抽頭（②處）時方便一些（抽頭②的位置決定著振盪的強弱）。

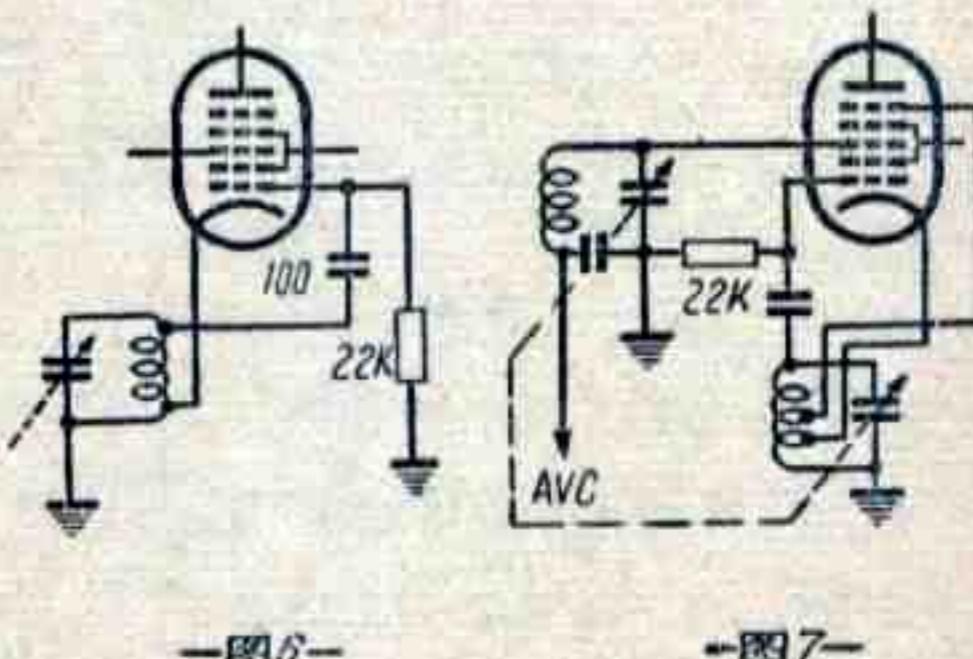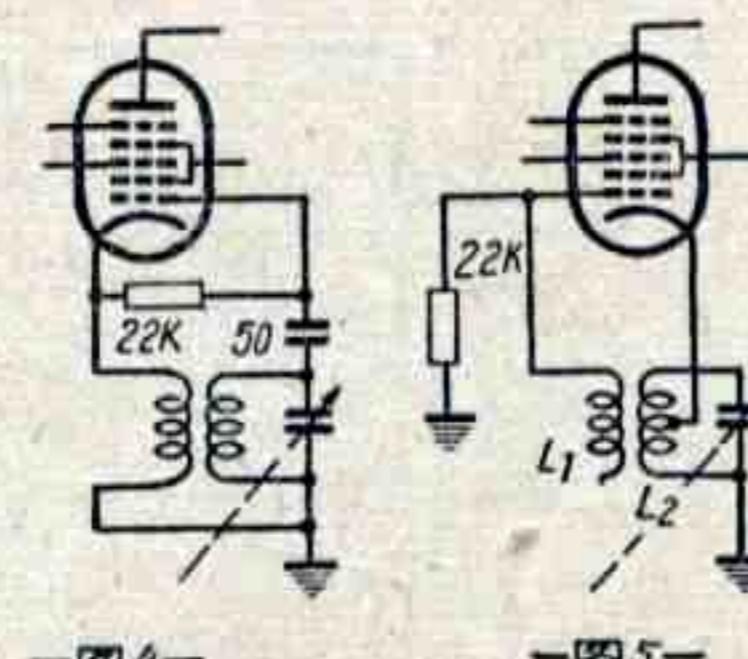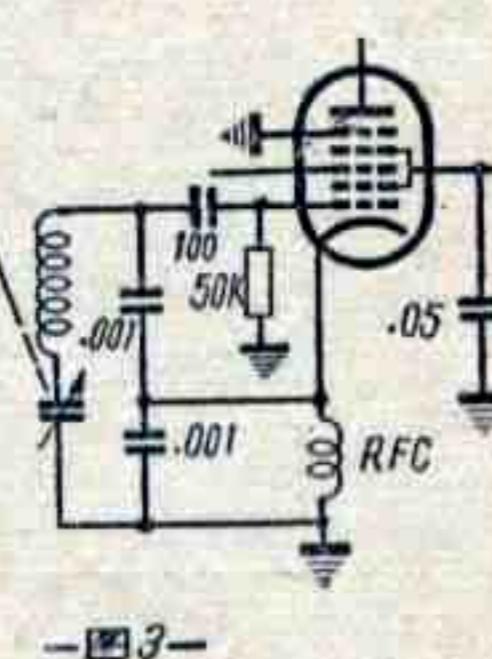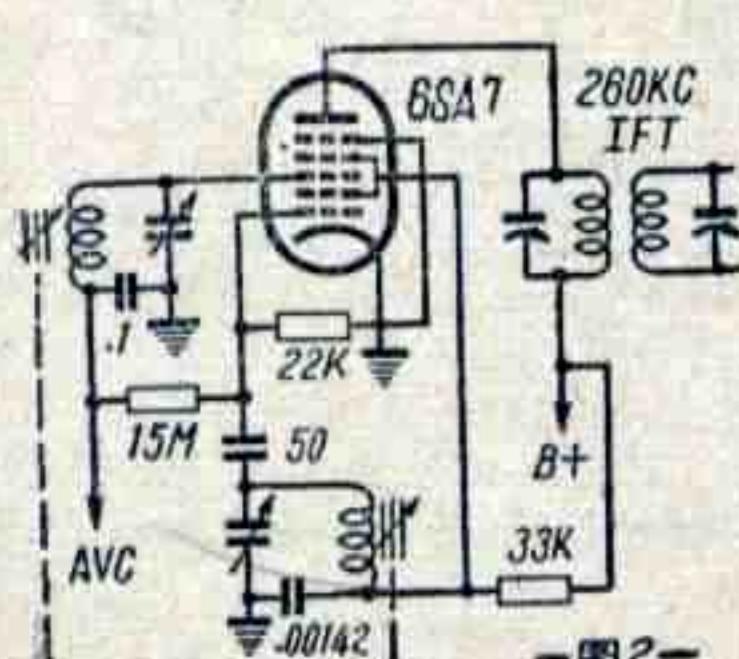四個接頭的線圈 這類振盪回路大都使用在只有廣播段（550—1650 千週）的收音機中，大致上講可以說有四種情況，其中以前兩種形式最常見，在圖 4 中，陰極回授線圈不再是調諧線圈的一個組成部分，而是單獨繞制的，增減它的圈數就可控制振盪的強弱，同時不致於過份影響調諧部分的頻率。對於願意自行繞制振盪線圈的人來說，在中波、長波段，以此式為宜。因為中、長波段的線圈大都是多層疊繞，像圖 1 的電路就沒法任意調整振盪電壓。圖 5 與圖 1 的結



構基本相同，仅將振盪柵電容器（一般容量是 10 微微法—250 微微微法）取消，而由 L_1 与 L_2 所形成的分布電容代替。 L_1 的下端是開路的，多半嵌在 L_2 中不向外引出接線，故線圈管上是四个接頭。在圖 4 的情況，將另件鋸開，用電表測量時，線圈接頭是兩兩相通，在圖 5 的情況是三個接頭相通，另一頭與那裡也不通。


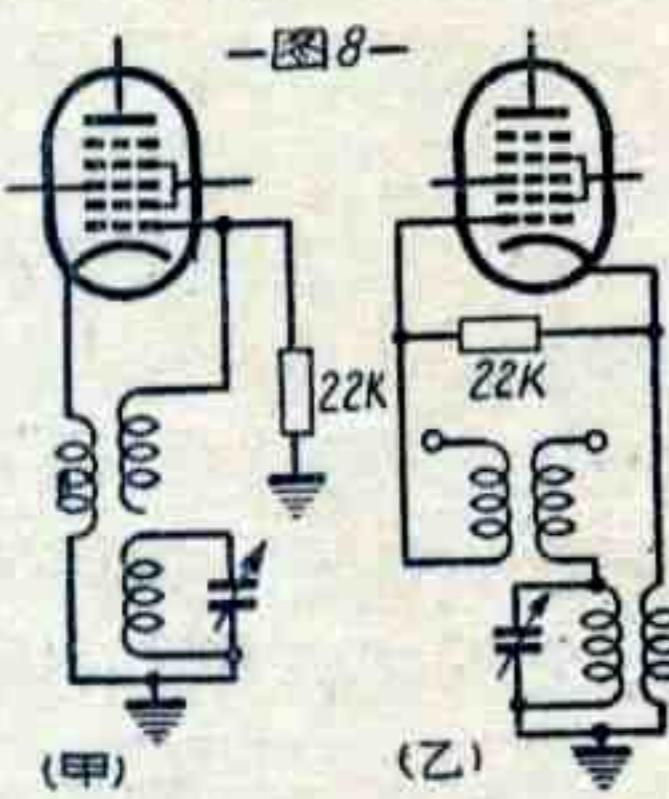


圖 6 與圖 7 都很少見，只有個別美國廠家採用。圖 6 與圖 1 相似，只是振盪柵沒有接在線圈頂端，而接在一個抽頭上，故形成了四個接頭，用電表測量時四頭相通，它的本身振盪頻率較穩定，圖 7 中，抑制柵接在振盪線圈的一個抽頭上，當收音機調諧到度盤上振盪較弱的一端（電容器閉合），它的變頻增益較通常形式高一些，這種作用在短波段較為明顯。

五个以上接头的振盪线圈 圖 8 甲是圖 4 及圖 5 的复合并無其它奧妙，用電表測量時五個頭兩兩相通，一個頭與那裡也不通。有時這種線路又做成圖 8 乙的樣子，形成八個接頭但有兩個不鋸線。

以上列舉的電路大都是用在只

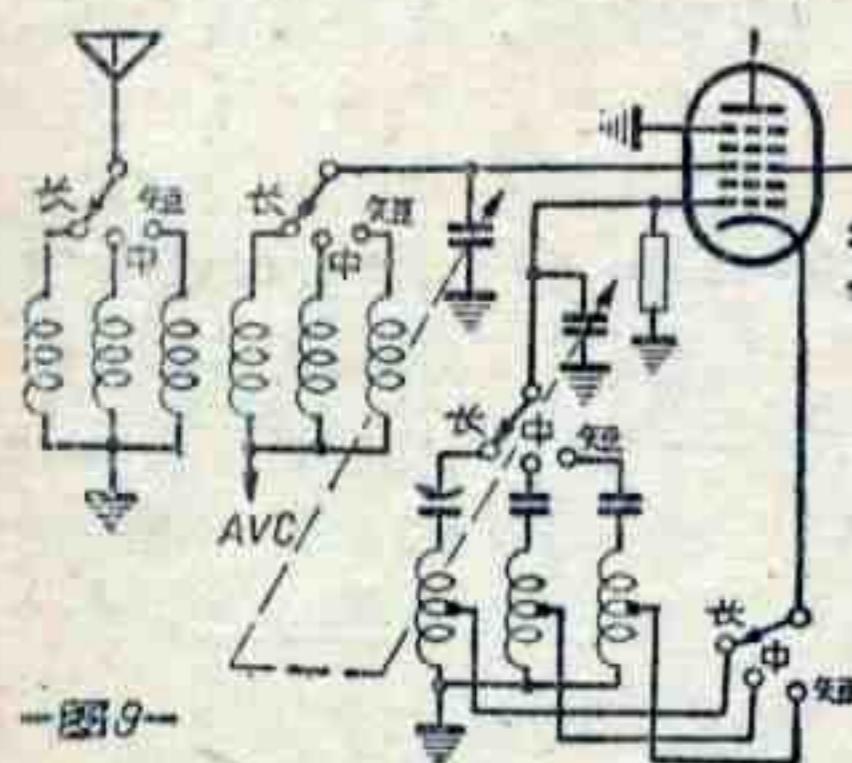

—圖 9—

苏联將放射人造衛星和一百多个高空火箭

苏联在国际地球物理年期間，將發射一百多个高空火箭，以研究大气上層的情況。這些火箭准备在以下这三个地點發射：北極地区的佛蘭茲約瑟夫地、苏联欧洲部分的中緯度地区和南極“和平村”。它們將上升到二百公里的高空。

在飞行期間，火箭上的仪器便不斷把大气上層的各种情況通過無線電自動地發布到地面接收站。

但是火箭只能在很短的時間內收到有限的材料，苏联制造的人造衛星不久也要發射了。這是一顆重達 50 公斤的人造衛星，它比美国的人造衛星重 5 倍。


美国將發射第一个人造衛星

在 1958 年 3 月左右，帶着人造衛星的火箭將從佛羅里達州的巴特里克空軍基地發射出去。這是一個長 23 公尺直徑 1.14 公尺重 11 吨的三段式火箭發射體，人造衛星就放置在這個火箭發射體的头部

有中波段广播收音机中的。下面再簡單提一提多波段的收音机电路。

在采用 6SA7 作變頻管的多波段收音机中，几乎有 90% 都是以圖 1 为基础。但是因各厂各牌的波段开关不同，所以使得振盪线圈也不同，形式很多，很难一一列举。

圖 9 是一种基础形式，但通常由于成本及地位关系，除收信机外很少采用，大都將它作一些变通，

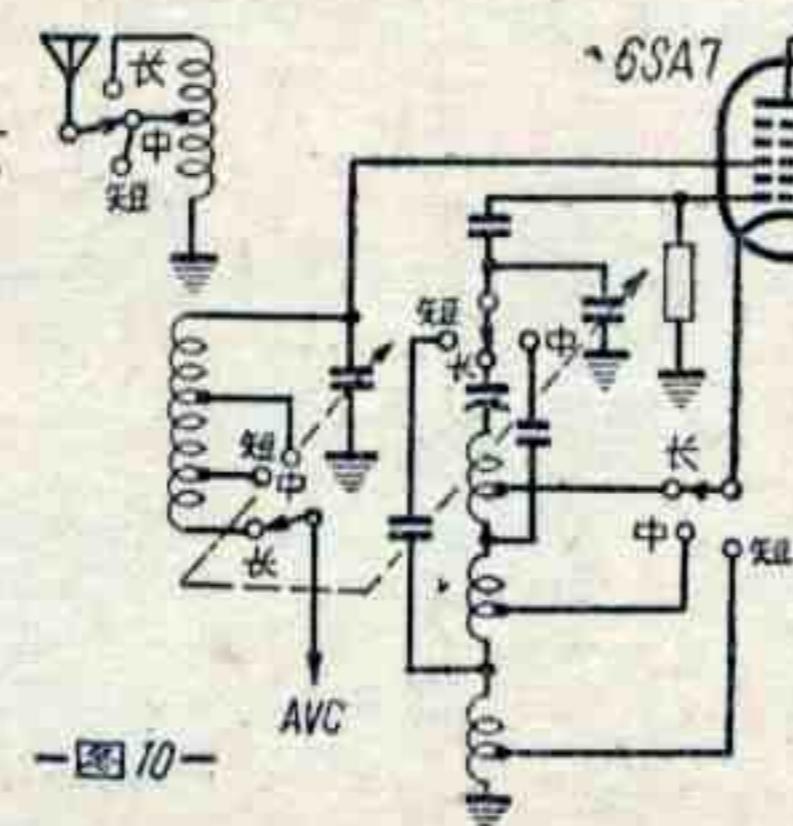

—圖 10—

內，它是一个發光的直徑 50 公分的鎂合金体重約 10 公斤。

如果一切进行得順利，这个龐大的火箭將在 10 分鐘內冲到距离地面 500 公里的高度。当最后一段火箭体开始向下降落的瞬間，人造衛星就自动从火箭的头部脫出，由于火箭最后的推动力，使人造衛星获得能够支持它圍繞地球的軌道旋轉所需的動力，即每小时 29000 公里的速度。大約每隔 90—100 分鐘，它就可以环繞地球一週。


当裝備各种仪器的人造衛星繞地球旋轉时，它的無線电台就定时把各仪器的記錄發出，通过雷达和光学仪器的觀察站，就可以不断地获悉人造衛星的旋轉情况，和接收它發出的信号。

这种人造衛星在太空中大約兩個星期的壽命，最后便开始減低速度，下降到大气層中和空气磨擦而焚毀。

屆時，在晨光熹微或黃昏天气良好的时候，在我国关內各省以及新疆、西藏等地，用双筒望远鏡將可看到這顆人造衛星。

較典型的一种如圖 10。線圈的电感量用抽头去控制，以适应各个波段的需要。国产美通牌線圈就与之相似。

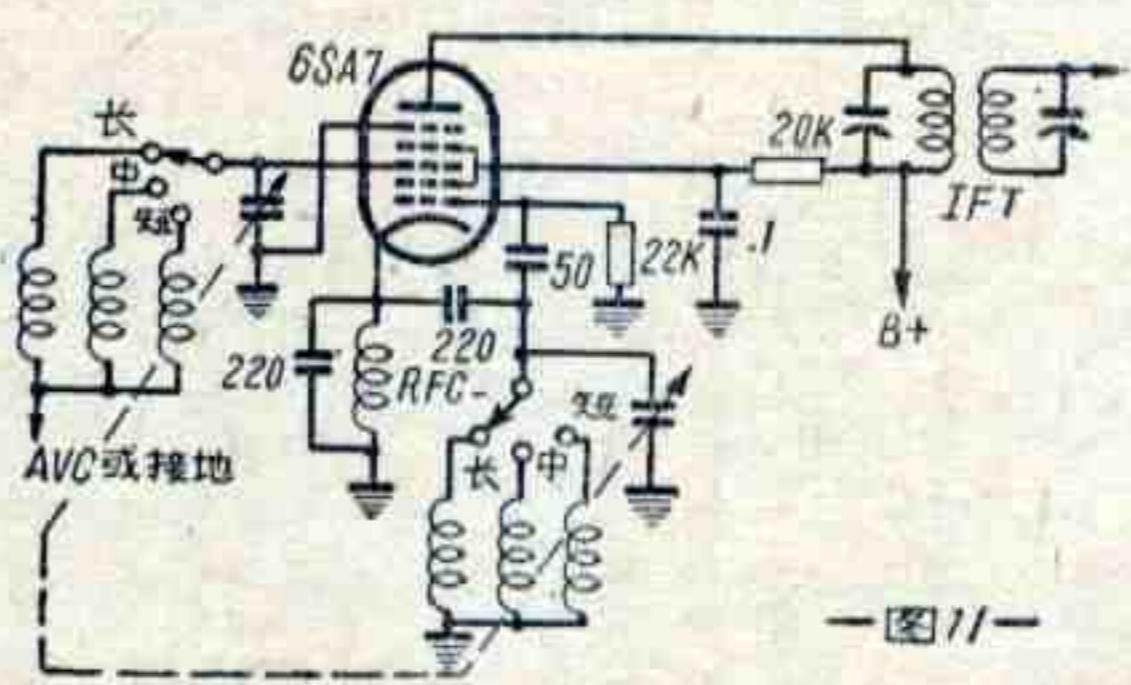但是在三个波段以上的收音机尤其是用按鈕式波段开关的机器，每每都在 49, 41, 31, 25, 19, 16, 13 公尺处采 用圖 11 的形式。振盪线圈只有兩個接頭，所以大大簡化了波段开关的構造。



—圖 11—

光电式电唱头

·肖天·

常用的电唱头，有动圈式、动铁式、压电式等数种。它们有一个共同的缺点，就是频率响应不好。以动铁式的为例，说明如下：

(一) 机械振动部分的份量很重。由于惯性作用，它的振幅与唱片音槽摆动幅度的比值，在高频时比低频时来得小些。唱头输出的电压既与机械部分之振幅

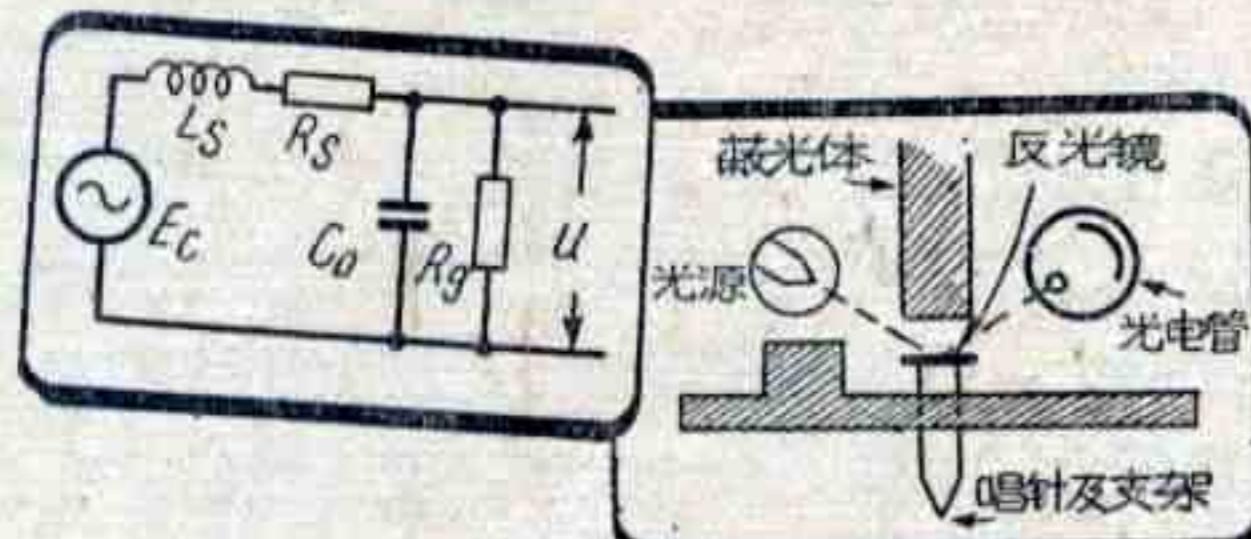


圖 1,2

成正比，所以形成高頻輸出小于低頻輸出的現象。

(二) 由圖 1 的等效电路可見，唱头綫圈有电感 L_s ，它对低频的感抗小而对高频的感抗大，加之輸出引綫等的分佈电容 C_0 的傍路作用，在感应电势 E_c 相同的情况下，高频输出电压 U 要比低频输出电压为小。唱針在高頻时不能完善地和音槽摆动相适应，本身要吸收一部分能量。这些原因，都会使高頻失真。

(三) 由于感应电势 E_c 与机械部分振动的速度——

频率成正比，故低频时 E_c 下降，产生低频失真。

总之，这种唱

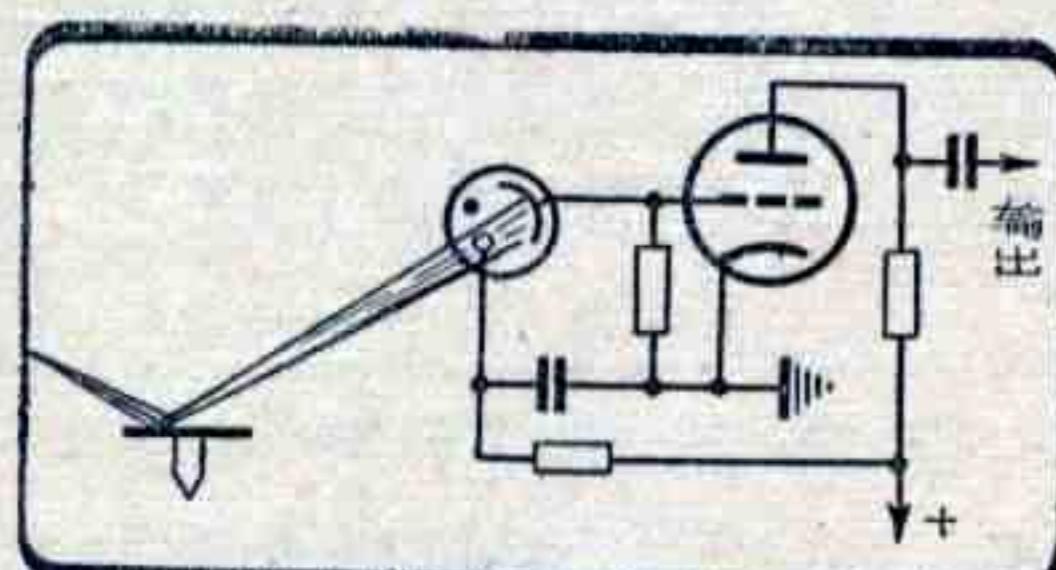


圖 3

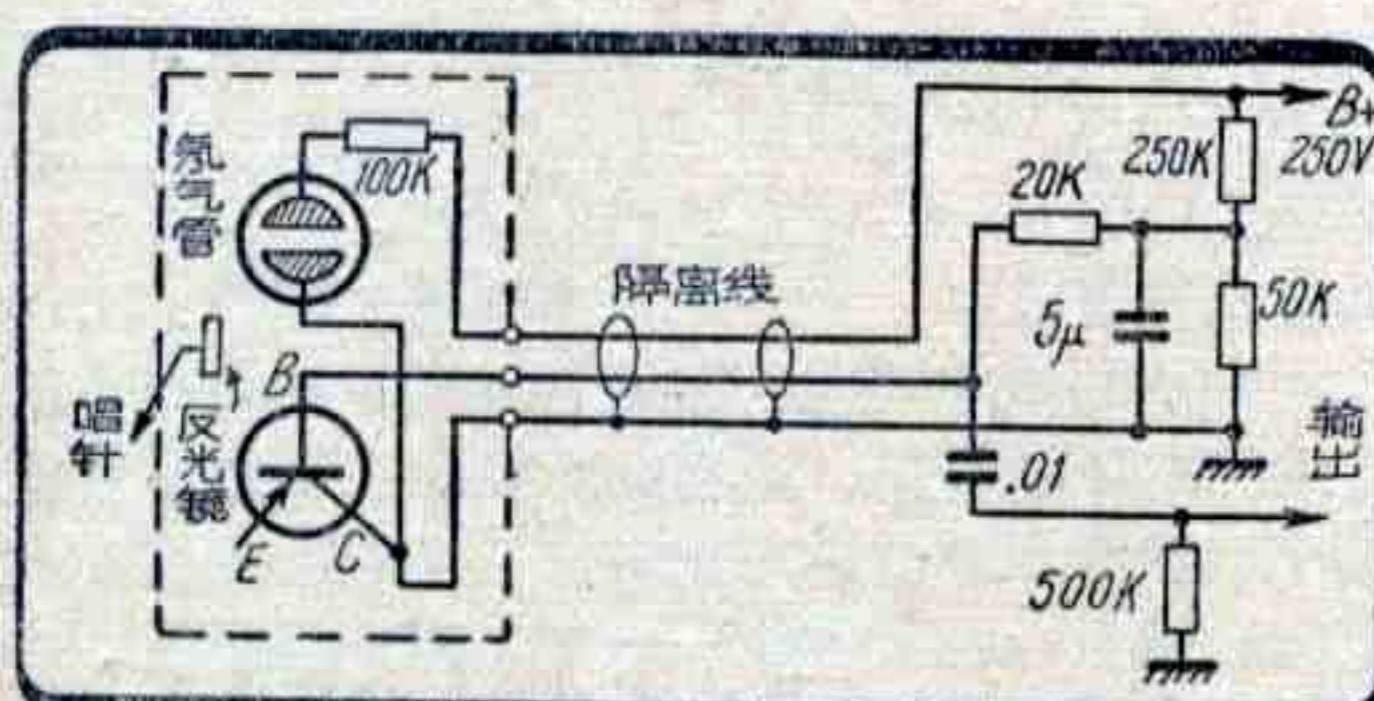


圖 4

头高低音响应都不好的基本原因，在于振动部分惯性大，以及利用了感应發電的缘故。

最近，有人利用光电效应，作出了光电式唱头。

結構示意圖見(圖 2)。一个小的銀箔作成的反光鏡，粘在唱針尾端。在鏡之一側，放一小电灯，作照明光源(要用直流，以免有交流声)，另一側有一只光电管。平时，光电管的陰極只有一半被小鏡反射的光所照明。当唱針振动时小鏡亦随着振动，光电管受照面积改变，所以輸出的电流改变(光电管之内阻改变，或产生变动的光电电流，視所用光电管类型而異)。而在負荷电阻 R_g 上产生信号电压，經過放大

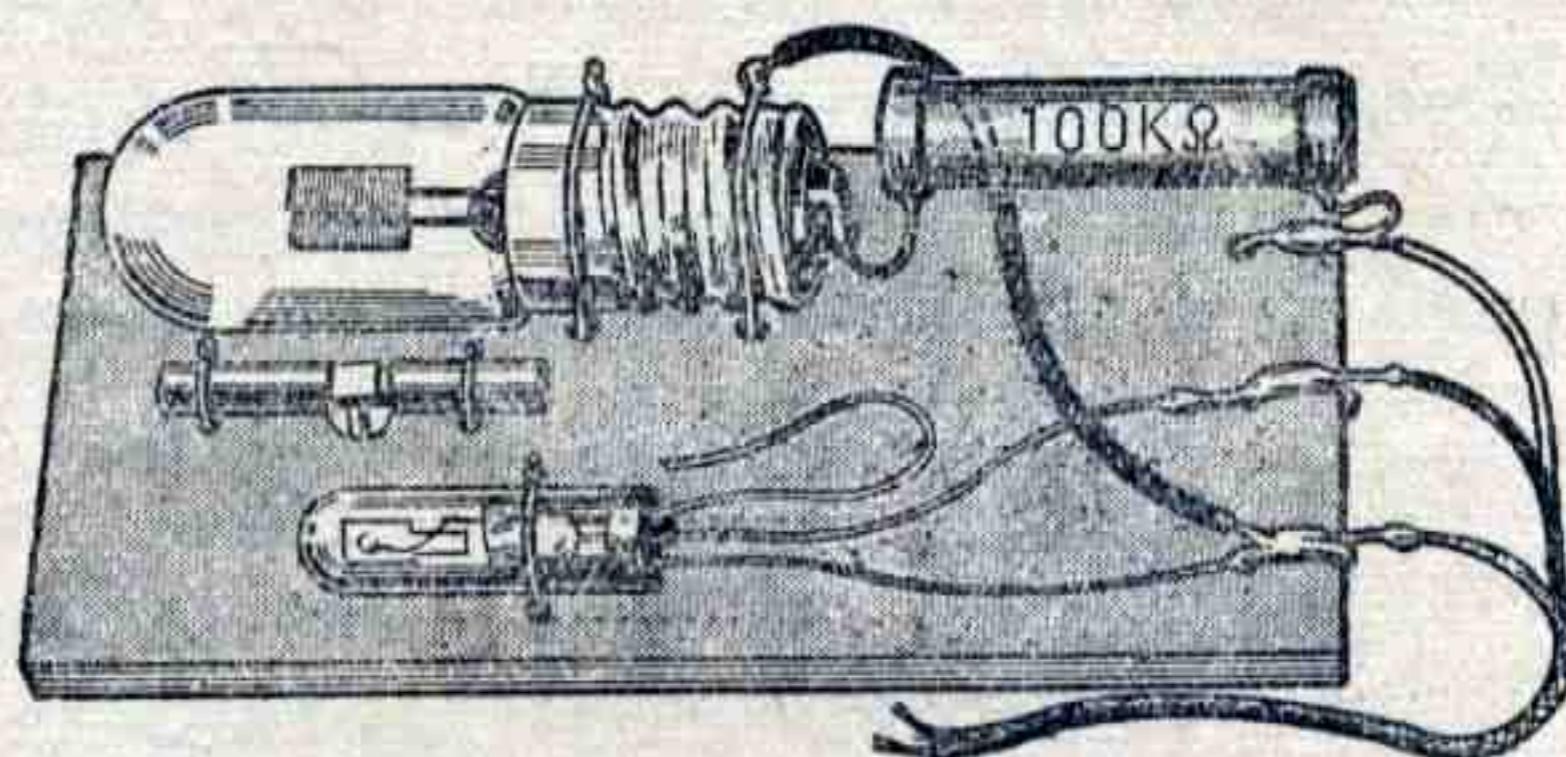


圖 5

(圖 3)，变成声音。改变光电管受照面积的，叫“照面式”光电唱头，随唱头振动而改变光电管感光强度的叫“照度式”。

光电管输出的电压，在外电路固定时，只与受到的光能量，即感光面积与光强之积有关。由于光电式电唱头的机械部分惯性很小，所以这种唱头的频率响应很好。

这种唱头输出并不很小，約在 1%—5% 伏之間 (指充气光电管如苏制 СЦГ-51 ДГ-3 等型)。加强光源输出还可以大些，不过这样会縮短光电管的寿命。

用鎢晶体管作光电管和小型氘灯作光源，不仅寿命長，而且体积小，輕巧，可以很方便的裝在唱头臂上。圖 4、5 是用氘灯和飞利浦 OC70 晶体管制成的光电式电唱头和线路圖。

啓事

本刊1957年5期18頁發表的徐慧芬來稿“裝天地綫的常識”一文，經讀者李卓如、王德舉反映并經核对，系抄自1950年5月20日广播事業局出版的“收音員手冊”黃云所写“使用收音机的常識”一文的第一节“天綫和地綫”。本刊自創刊以來，一再發現这种偷窃别人劳动成果的恶劣行为，并先后在本刊加以批評，但抄袭的邪風，迄今仍然沒有杜絕。徐慧芬为什么要这样做，應該进行严格的自我檢查，并建議他的工作單位給以教育。

勘誤 1957年3期16頁15行0.12公厘應改为0.2公厘

鋸接經驗

蔣宗彥

在裝置或修理無線電機時，經常要用錫來鋸接，要是不鋸或鋸得不牢，必然會使收音機經常發生故障。

鋸接工具

1. 烙鐵 烙鐵有兩種：一種是用電加熱的；另一種是用火加熱的。

電烙鐵在有電源的地方最為方便。電烙鐵的瓦數有大有小，一般無線電愛好者只要選購30—50瓦的，已够使用。

在使用電烙鐵時，若間斷使用的時間長，為了防止烙鐵過熱（斷電又要冷卻）可用40瓦電燈泡一只，普通開關一個，做成圖1的挑燈結構，不鋸時把開關打開，烙鐵就維持一定溫度，要鋸時把開關閉合，烙鐵溫度很快地就升高。這種裝置被廣泛地採用着。

另外有種手鎗式的快速電烙鐵，一接電源，立刻可以使用，比用普通電烙鐵在時間上要節省得多。

廣大農村和沒有電源的地方只好使用火熱的烙鐵。火烙鐵市上有售，也可以買一塊純銅（即紫銅，銅錫店有售）自制，做成 $60 \times 10 \times 8$ 公厘見方，一端（頭）銚扁，另一端（底）先在寬10公厘的一面鑽一個小孔，然後在底部用鋼鋸開一條槽，深約10公厘左右。取細鐵棒一根，一端銚尖裝在手柄里，另一端敲扁，也打一個小孔，鑲入槽中，用鐵釘穿入紫銅塊和鐵棒上的小孔後鉚住，如圖2。

有人喜用丁字形烙鐵，只要把細鐵棒橫裝如圖3。

如一時買不到紫銅，可先做一個臨時烙鐵。用銅幣兩枚，銚成如圖4的式樣，鑽孔、加柄、鉚住或用螺絲緊住，也可暫時用一下。

烙鐵加熱，用酒精燈較好，自制擋架一付，把烙鐵橫放在架上，燒烙鐵頭的側面（圖2的烙鐵）和底（圖3的烙鐵）；也可以用有罩的煤油燈，只要在手柄上釘一小釘，就可以把它倒掛在燈罩上。但用煤油燈加熱時，要注意：1. 手柄細鐵棒的長短要使烙鐵頭剛好在火焰的上面，不能碰到火焰；2. 手柄最好橫裝，

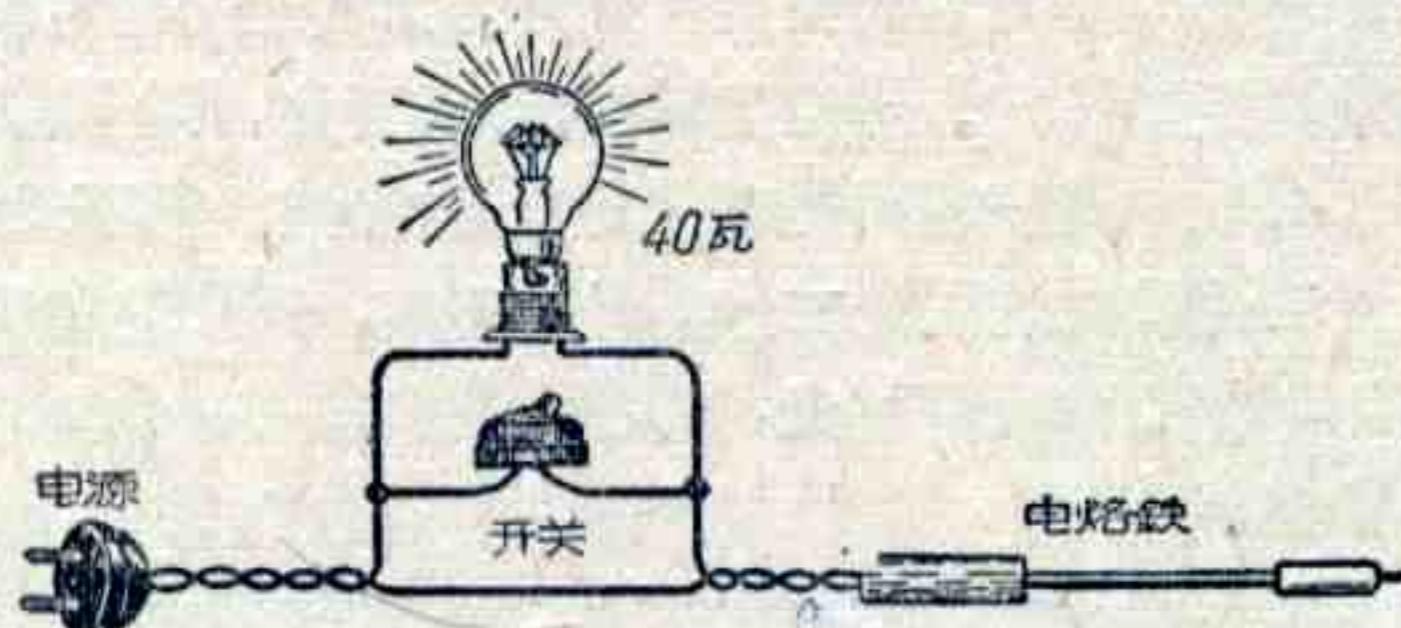


圖 1

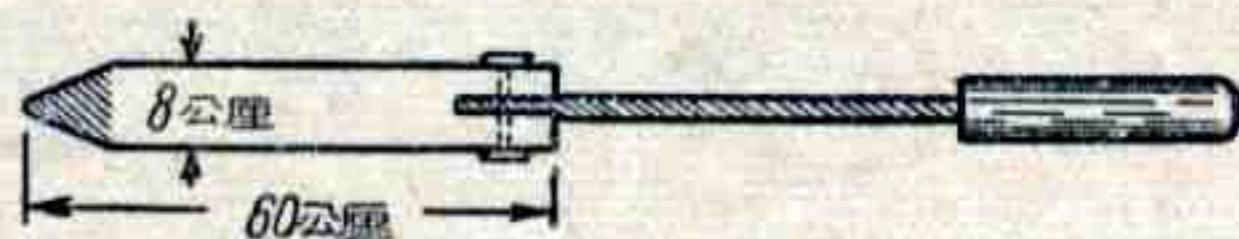


圖 2

以免灼焦。

當然，用木炭爐或燒飯用的煤球爐也可以，只要加熱時，把烙鐵頭朝上，以免烙鐵被“燒死”。

2. 鋸錫 市售錫條的種類分點銅、蘆花、鈎光等數種，其中點銅最好，蘆花次之，鈎光又次之。但一般使用，鈎光已相當好。至于有些香爐蠟籤的錫，含錫量多，用起來不十分稱手。

買來的錫條，大都很粗，

取錫時烙鐵易冷，最好自己把它熔化，改澆成細條，同時就方便得多。

另外，無線電料行中也有一種鋸錫條出售，這種錫條中已加有鋸藥，使用起來最為方便。

3. 鋸藥 鋸藥種類很多，一般應用約有下列三種。

甲、氯化鋅液（俗稱鹽化鋅）：即普通銅匠用的鋸藥，可以自制。把舊電池的鋅皮折下，用水洗淨後投入濃鹽酸中，立即起強烈的化學作用，這時

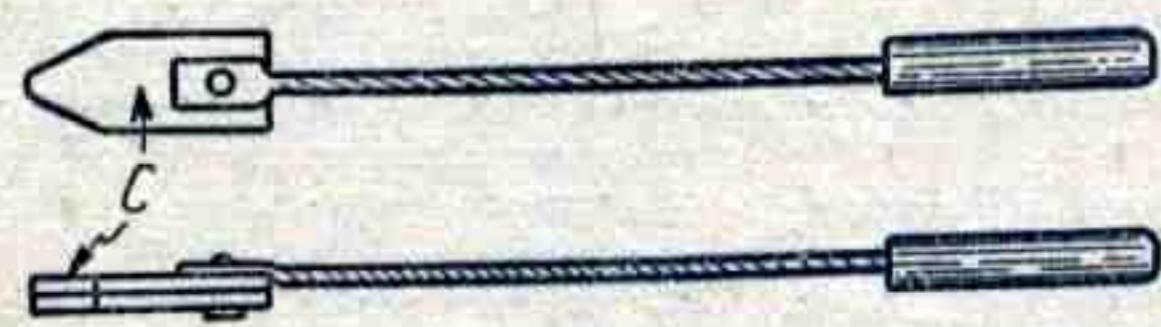


圖 4

注意不要近火，並使容器口敞開，等反應停止，即可使用。

但是這種鋸液酸性很強，不宜鋸接無線電零件。因為用這種鋸液，在鋸接時，鋸液可能濺到附近的線圈或其它零件上，使濺到鋸液的零件，日久腐蝕斷線或損壞；就是被鋸接的接頭本身也要受到殘余鋸液的腐蝕作用，伏下了以後斷線的禍根。下次再鋸時，由於接頭已腐蝕爛斷，增加不少困難。

但管如此，在鋸大件東西，例如地線鐵棒等，還是合用，不過在鋸後要把它洗淨。

乙、鋸油：這是使用得最普遍的一種黃色油膏。市上有售，價也不貴。鋸油也帶酸性，有輕微的腐蝕作用，所以用時份量要少。

丙、松香：鋸藥中推松香最好，用松香鋸接的零件，既不腐蝕零件，又光潔美觀。鋸接用要選黃色透明的松香，黑色的老松香不合用。

除了上面所列的工具和材料外，鋸接時還須準備小刀、銚刀和小量砂紙。

介紹一种不用倒相管的推挽电路

要將收音机的一般输出級电路改裝成推挽电路，除了需加裝同一型号的輸出功率管，需將輸出变压器换成帶中心抽头的变压器以外，还要加裝一个倒相管，使相位倒轉 180 度后再加在另一只輸出功率管的柵極上。这里介紹的一种推挽电路可以省掉倒相管，并且充分利用了原有的零件，因此照这种电路來

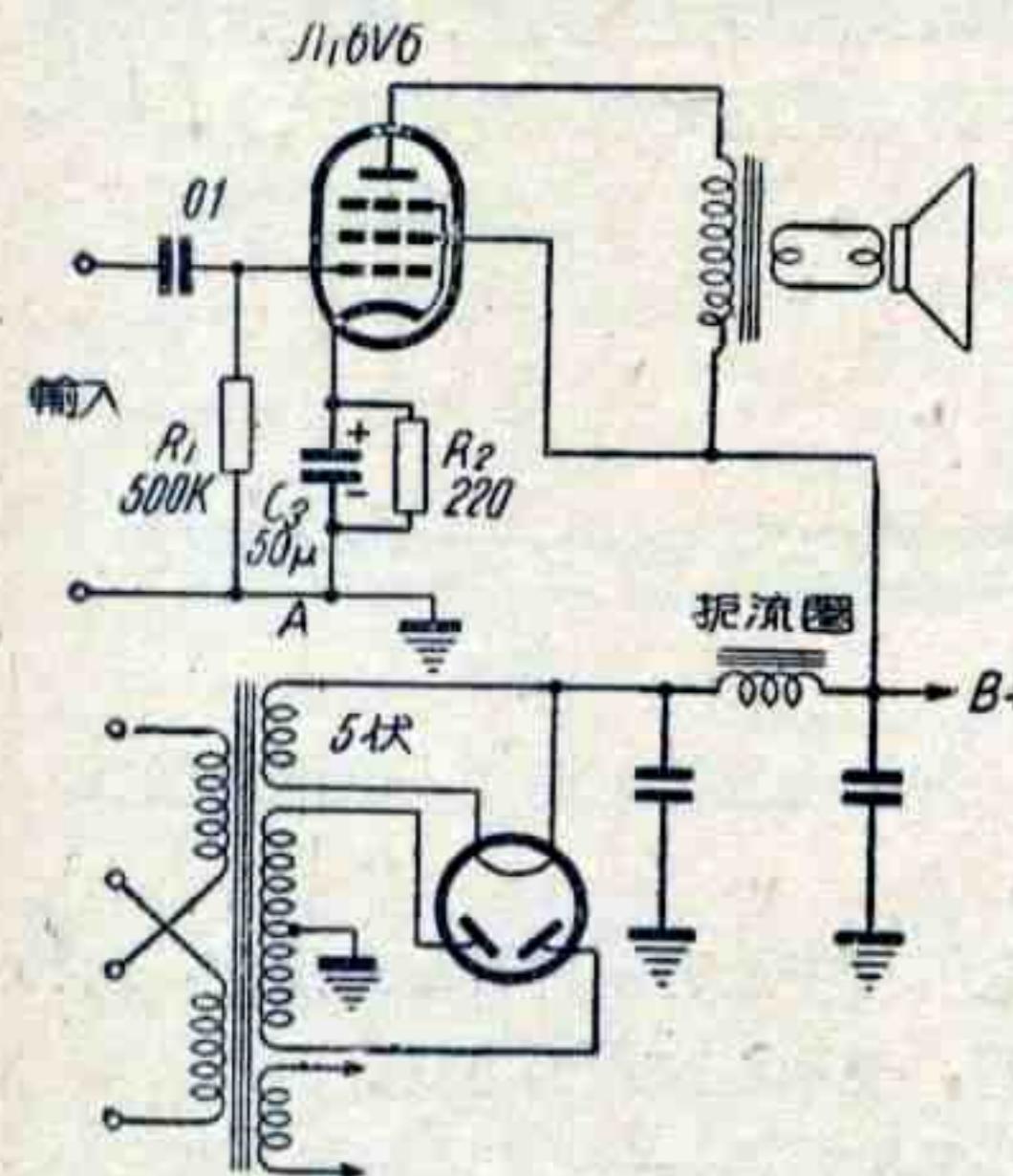


圖 1

改裝的費用少，而且很方便。

圖 1 是用 6V6 电子束功率管構成輸出級的一般电路，而圖 2 就是改裝后的推挽电路。比較以上兩圖可以看出：改裝時除了更換輸出变压器，加裝新零件以外，原有的零件几乎保持不变。加裝輸出管 J_2 (6V6) 的接法很簡單：陰極和原有輸出管 J_1 的陰極相連，帘柵極和 J_1 的帘柵極相連后再接至輸出变压器的中心抽头，而中心抽头則接屏極电源。 J_2 的柵極和 A 点之間接一个数值和 R_1 相同的电阻 R_4 ，和地之間接一电容器 C_2 。屏極則接至輸出变压器的一端。最后，在 A 点与地之間接入一个电阻 R_3 ，使兩輸出管作陰極耦合，便成了不用倒相管的推挽电路。下面我們簡單地分析一下这个推挽电路。

銲接方法

如果是新烙鐵，先要上錫。用銼把烙鐵头銼得光亮，然后加热。稍热后，在烙鐵头部塗上松香或銲油，等溫度再高后即可取錫。这样一来，烙鐵头部就附着一層光亮的錫，可以应用了。

銲接前，先把要銲的接头用小刀或砂紙刮光，使露出金屬光澤，然后才可以塗銲药。这一手續是銲接工作中最重要的关键，如果这部手續做得馬虎，就很难銲牢，勢必拭去銲药，重新刮光接头再銲。

用松香銲接比用銲油要难一点，初学时往往不易掌握。其实只要能切实地做好准备工作，烙鐵上錫上得好，接头刮得光亮全面，先在要銲的地方用烙鐵熔上一層松香，錫就很容易銲上了。

一切准备工作做好后，銲接就变得非常簡單了。

銲接时要注意的几件事

不用倒相管的推挽电路的左面部分可以看成是一个陰極接地的放大器，右面部分是一个柵極接地的放大器。兩個放大器的柵偏压都由电容器 C_3 和电阻 R_2 供给。电阻 R_3 通过 R_1 接至輸出管 J_1 的柵極，所以 J_1 的柵压和电阻 R_3 上的电压的相位相同。但是右面輸出管 J_2 的柵極是通过电容器 C_2 接至 R_3 的另一端的，所以 J_2 的柵压便与 R_3 上的电压相差 180 度，于是左右兩輸出管柵極上的电压在相位上就相差 180 度。这就是推挽电路所要求的。显然， R_3 和 C_2 在这里起了倒相作用，代替了倒相管。

由于电阻 R_3 上有相当大的直流电压降，它降低了屏極的有效电压。因此改裝后必須設法提高屏極电源电压。为此，我們可將輸出变压器的中心抽头改接在整流濾波器扼流圈前面的电容器上，不接在扼流圈后面的电容器上，这样就能提高屏極电源电压。 R_3 的数值应如此来选择：所用的电子管的互导愈大， R_3 的数值应愈小。一俊一

1. 烙鐵用久，头部氧化不易取錫时，就要用銼銼亮，再按新烙鐵上錫法取錫。有时烙鐵用久，头部凹陷不平，也要重新銼平，再上錫。

2. 銲接中如間隔时间过久，最好暫停加热，以免烙鐵头部氧化。加热时烙鐵头部向上，避免与火焰接触。

3. 銲接小零件时，烙鐵与零件接触时间尽可能短，以免零件受热过甚而变質或损坏。尤其是銲电阻和干电池时更要注意。銲这类零件，烙鐵要热，銲接要快。

4. 取錫量要看所銲对象决定，过多过少都不适宜。

5. 銲接处的刮光工作要做得全面，例如漆包綫，要用砂紙把四周都打光，銲干电池底部时，也要用小刀刮亮。

6. 当銲接对象比較大，如地綫、粗鐵条等，若無大型烙鐵，則要在銼亮之后，塗上銲药(这类东西不适宜用松香銲药)加热。否则烙鐵易冷，不易銲牢。



上 辅导員正在告訴學員怎樣制做收音機

下 研究一下怎樣才能裝得更好些

正在測驗學員白美云的拍發電報的成績 →

記，輔導員所講的一字一句都不放过；在鋸接時她先看圖，背圖，熟記每個零件的位置，然後在腦子里勾出輪廓，然後動手；休息的時間便和同學交流經驗或找輔導員解答問題。因此，結業時，在機務方面她達到了裝制三燈機，音頻振盪器的水平；在報務方面，達到每分鐘收發短碼60字，混合碼拍發35字，短碼40字。獲得了報務第一組的第一名。

據市體委初步計劃，準備今年六月舉辦一個全市性的無線電機件制作展覽會，在暑期中還要舉辦一次較大規模的輔導員訓練班，預計組織一百多人參加，其中包括中等學校學生和小學教師。成都市的業餘無線電活動將進一步開展起來。

成都市學生的業餘無線電活動

張如明


成都市已有25個普通中學和3個中等師範學校成立了無線電小組。總計共有600多人。他們學習着裝制各種收音機和拍發電報。

經過1956年成都市國防體育夏令營的活動，成都市各個中學都先後成立了無線電小組，並分別展開了機務和報務活動。1956年寒假時，市體委和市教育局聯合舉辦了航空模型無線電輔導員訓練班，其中無線電分班共有學員87人，他們來自各個中等學校，根據他們的程度在上機務課時把學員分做四個組，分別學習三燈、兩燈、一燈和礦石機。在上報務課時把學員分做兩個組，第一組是曾參加夏令營學過報務的，要求他們通過這次訓練達到每分鐘收發短碼55個，混合碼35個。第二組是未學過報務的，要求他們能熟記俄文字母的發音及俄文和數碼的電碼符號。



經過短短的12天學習過程以後，有很多學員都超過了預定的學習計劃，如“省十一中”學員白美雲，她原來只知道一些收音機零件的名稱，只會裝礦石機。這次她被編入第二組學習兩燈機，在聽理論課時她詳細做筆

↓ 成都省立第二師
范學校業餘無線
電小組正在裝制
三燈機

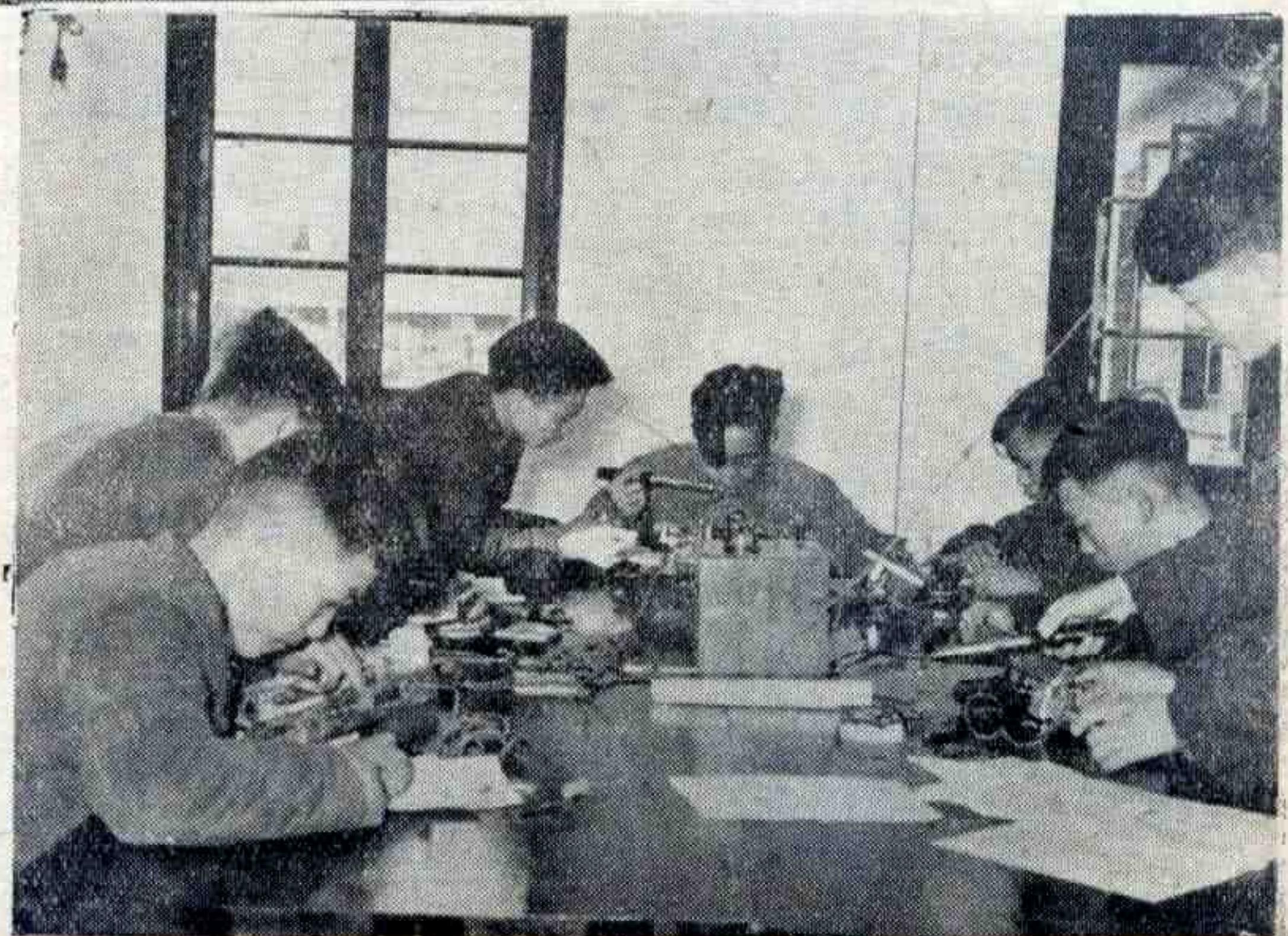



薛乾康

本机是專为旅行者以及裝置室外天綫有困难时設計的。主要特点是用环狀綫圈来代替天地綫及諧振綫圈。

工作原理 此机采用柵極檢波線路(圖1)。高頻電流經過環狀綫圈 L_1 及可變電容器 C_1 諧振後，通過電容器 C_3 送至3Q5的柵極。 L_2 、 C_2 、 C_4 是再生回路，用 C_2 調節再生力，再生綫圈 L_2 與柵極圈 L_1 放置很近， L_2 回授給柵極一個正電壓，使信號強度增加，經過檢波放大後的信號，通過耳機，變成原來的聲音。

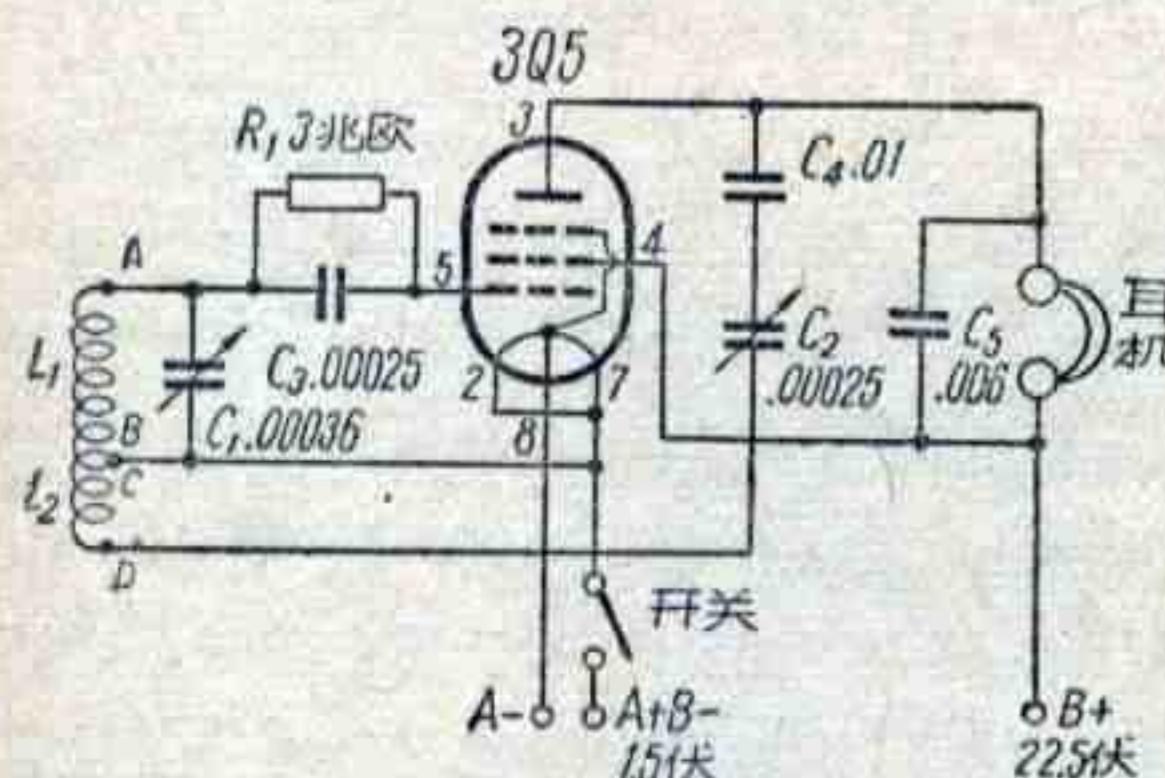


圖 1

裝置過程 木盒是用厚4—5公厘的木板，制成長210公厘，寬110公厘，高150公厘

的小木箱。按照圖2甲、乙，圖3的位置排列另件。这里需要注意的是3Q5的地位最好離綫圈較遠些，以免干擾。在木箱底板上引出兩只長約35公厘的螺絲，用以固定燈座。 L_1 與 L_2 都用綫徑0.34公厘(SWG3⁰号)的銅線。繞在210×110×15公厘的小木箱上， L_1 繞20圈， L_2 繞14圈，繞制方向需要相同(見圖4)。兩綫圈相距7公厘，B、C相連綫圈繞好後，用洋臘封固，以免松動和受潮。

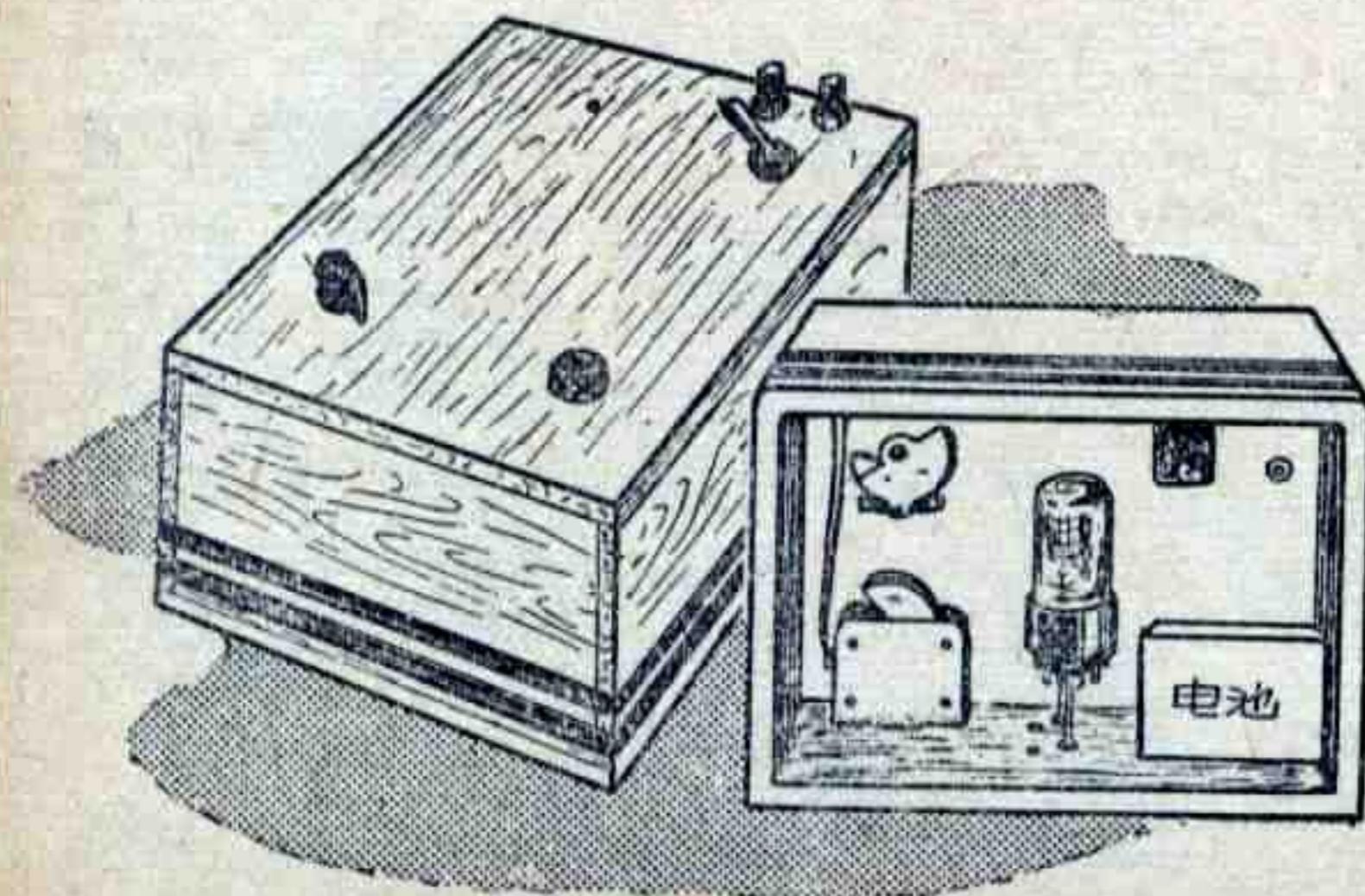


圖 2 乙

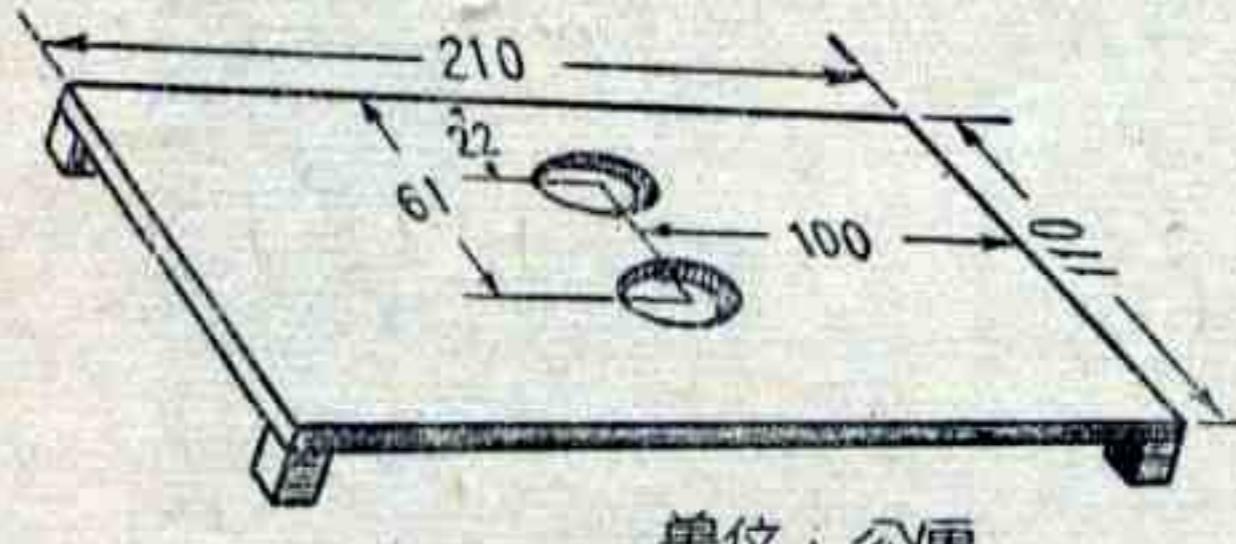


圖 3

調整 裝置完畢後，接上電池。首先將開關閉合，調節可變電容器 C_1 。如聽見“格格”聲與“尖叫”聲，就可開始調節 C_2 ，使耳機內聽到電台的播音聲。這部收音機在北京郊區白天能收聽到全市電台，並且電台間互不干擾；晚間還能收聽到外地電台，收音成績相當滿意。

如沒有3Q5電子管，可以選用其他省電而放大功率較大的電子管如3S4、1S4、2П1П等，只要把電子管腳的接線改變一下即可。假如以上電子管都買不到，那麼還可用1A5、1T5等放大功率較小的電子管代替。但是需要把B電壓適當的提高一些，以求得足夠的音量。

在調節電台時，由於利用了環狀綫圈，對某些電台的選擇需要轉換機箱方向，才能求得很好的收音成績。同時調節可變電容器 C_1 與 C_2 時需細心，要慢慢地旋轉，否則在晚間的一些外地電台很容易跑掉，這是特別需要注意的。

結尾語

1. L_1 、 L_2 二綫圈是串聯使用。綫頭方向切勿接錯，否則無音可收，可按照(圖4)鉗接。綫圈繞制的起點和終點，各用兩小孔穿繞，以防松動和脫落。

2. 如果再生力不够強，可以增加再生綫圈 L_2 的圈數，反之可以減少。

3. 屏回路中固定電容器 C_4 ，在線路中是很重要的。功用是當可變電容器 C_2 短路時，可防止乙電池的大量放電現象，與在放電時耳機里產生震耳的聲音。

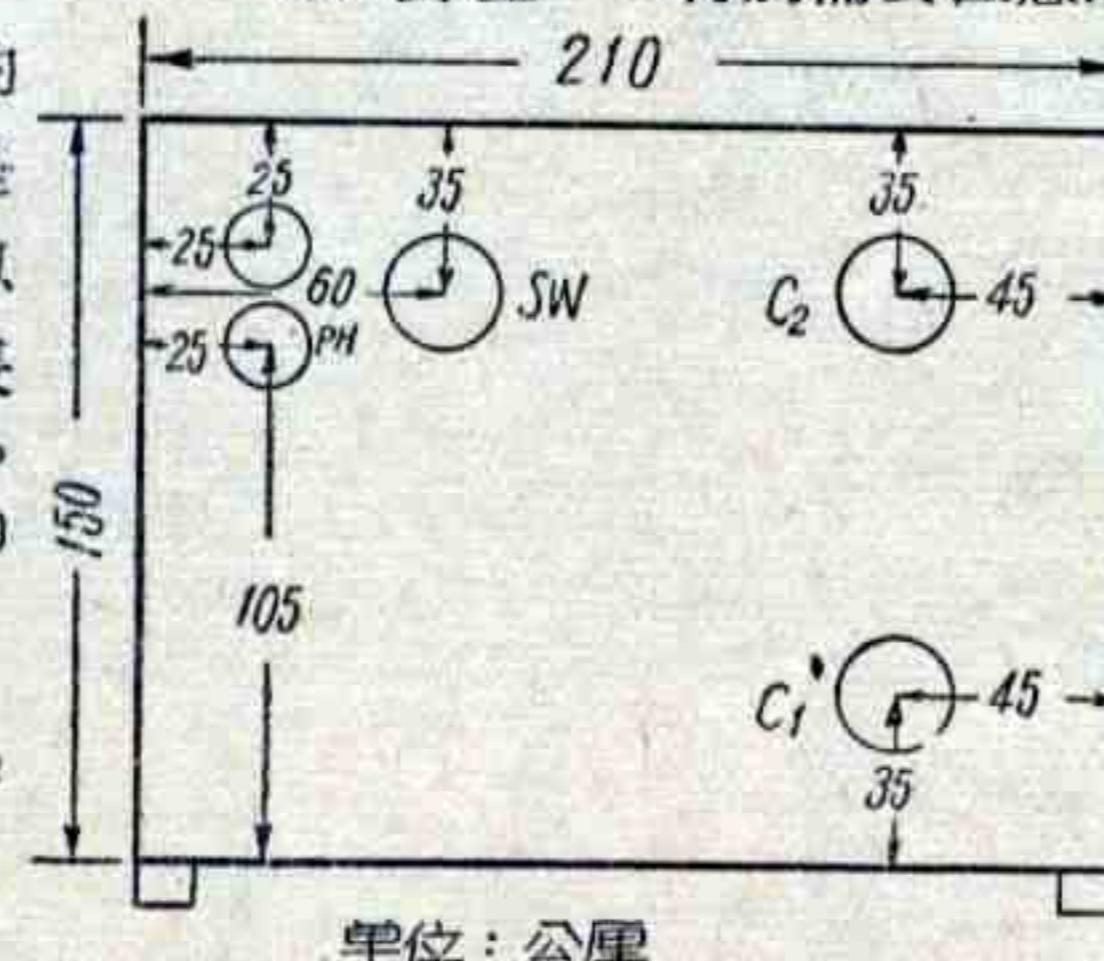


圖 2 甲

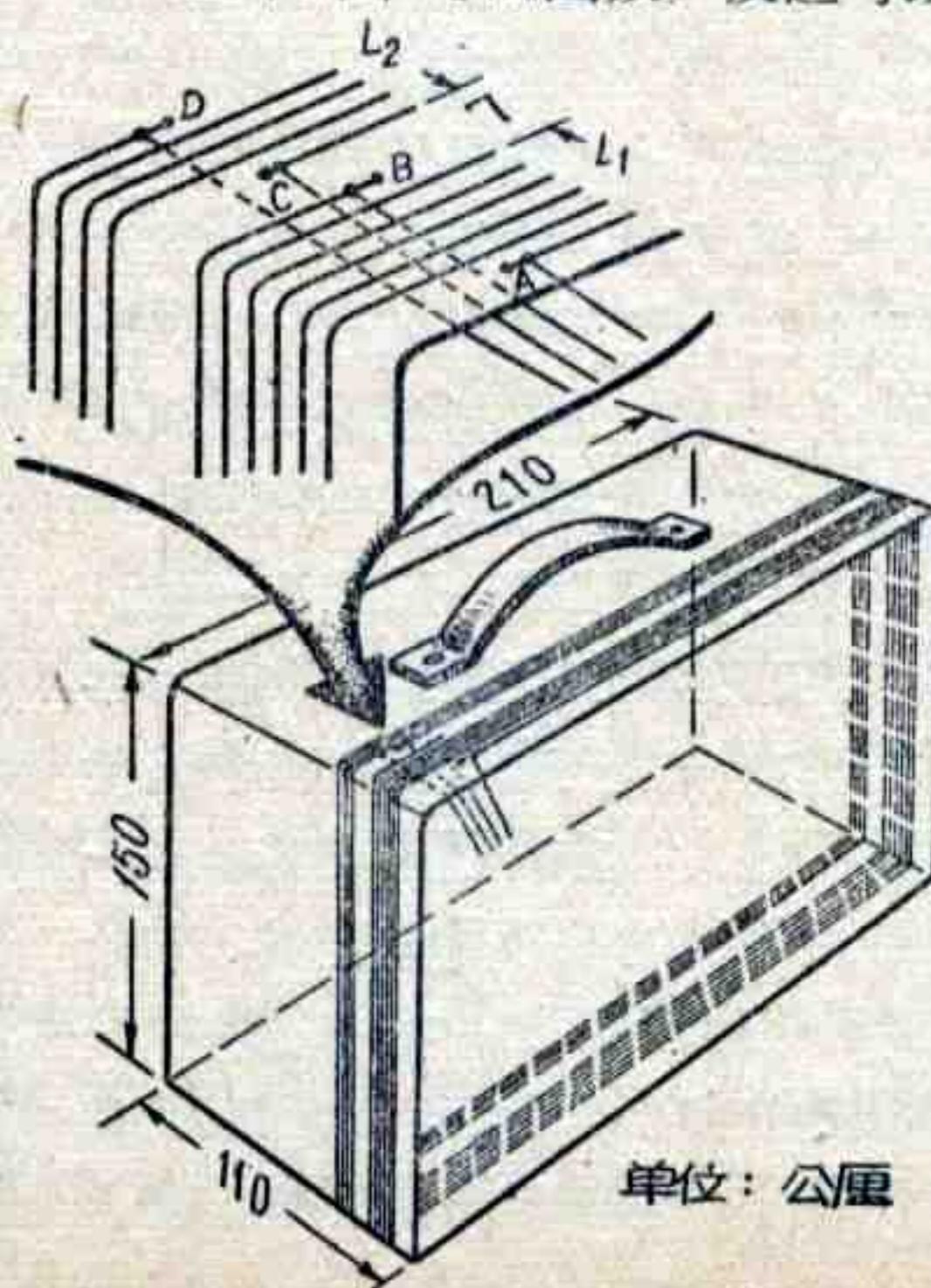


圖 4

一只适合业余自制的复用表

馮鑑生

在无线电实验中，常常要测量电路中的电压、电流、电阻，以了解机件工作情况。本文介绍的复用表就是为适合这类测量而设计。量程广，量档多，计交直流及音频电压各4档：0—10伏、0—50伏、0—250伏、0—1000伏；直流电流：0—1毫安、0—10毫安、0—100毫安、0—500毫安；交流电流：0—1安，0—5安；电阻： $R \times 100$ ， $R \times 10$ ， $R \times 1$ ， $R / 100$ ， $L0-R$ （低欧）五档。电路原理图如图1。

电路分析

1. 电压测量 原理图如图2。各量档均独立使用其串联电阻，不致因一电阻损坏而影响全部准确度，便于独立校核。各档倍率用4—5倍，使电压自0.2伏起至1000伏都有较高准确度。为简化选择开关 S_1 起见，所以交流电压测量用氧化亚铜半波复联式整流，其灵敏度约较全波整流低一半。为提高直流灵敏度起见，本表交直流电压测量分用两套倍率电阻。音频电压测量借用交流电压各量档，并加串一电容器C，以作测放大管屏极输出音频电压时，隔断直流电压之用。但测扩音机输出变压器次级音频电压时，也可用交流电压档直接测量，因为这里没有直流电压。

2. 电流测量 原理图如图3。直流电流测量采用独立分流电阻法，各并联电阻均可各自校准，没有计算抽头的困难。且本表采用线路特殊（见图3），虽用独立分流电阻，但决不会因开关接触不良而产生烧毁表头的障碍。因 S_{2-1} 和 S_{2-2} 任一接触点不良时，均使通过表头电流减少。交流电流测量采用变流器测量法，利用变流器初级通过电流时，次级产生同数安培圈的

原理。使次级产生的电流通过 R_{24} 产生电压降，而由 R_{23} 及整流器、表头组成一专用交流电表，间接测知通过初级的交流电流。本表所测交流电流较大，因此设专用插口三只，以免损坏选择开关 S_2 的接触点。


3. 电阻测量 本表电阻测量设计较特殊，测量范围很广。其中用表内电源者有三档： $L0-R$ （低欧）、 $R / 100$ ， $R \times 1$ 。 $R \times 1$ 的中值4500欧。此三档可测0.01欧至500仟欧的电阻。如在外界接入250伏直流电压（可取自收音机的电源），更可用 $R \times 10$ 和 $R \times 100$ 两档测高阻，最高可达50兆欧。即使测量各零件的绝缘阻值，本表也可应付。

各挡电路如图4所示。

本表电阻各档的零位调节均用可变电阻 R_{15} 担任，采用并联调节法。这样可使电源的电压变动对电阻测量的影响极小。且本表测量范围很大，用并联调节法可自低欧测量至 $R \times 100$ 档都可得圆滑的零位调节，这是串联零位调节法所难以胜任的。

电路中 R_{17} 串联的原因是因本表表头内阻较小，为避免 R_{15} 直接和它并联调节困难而设的。 R_{18} 特为低欧量档而设，因运用此档时，如无 R_{18} 作隔离，则 R_{15} 直接与一阻值仅1欧的电阻 R_{12} 并联，将失去调节作用。

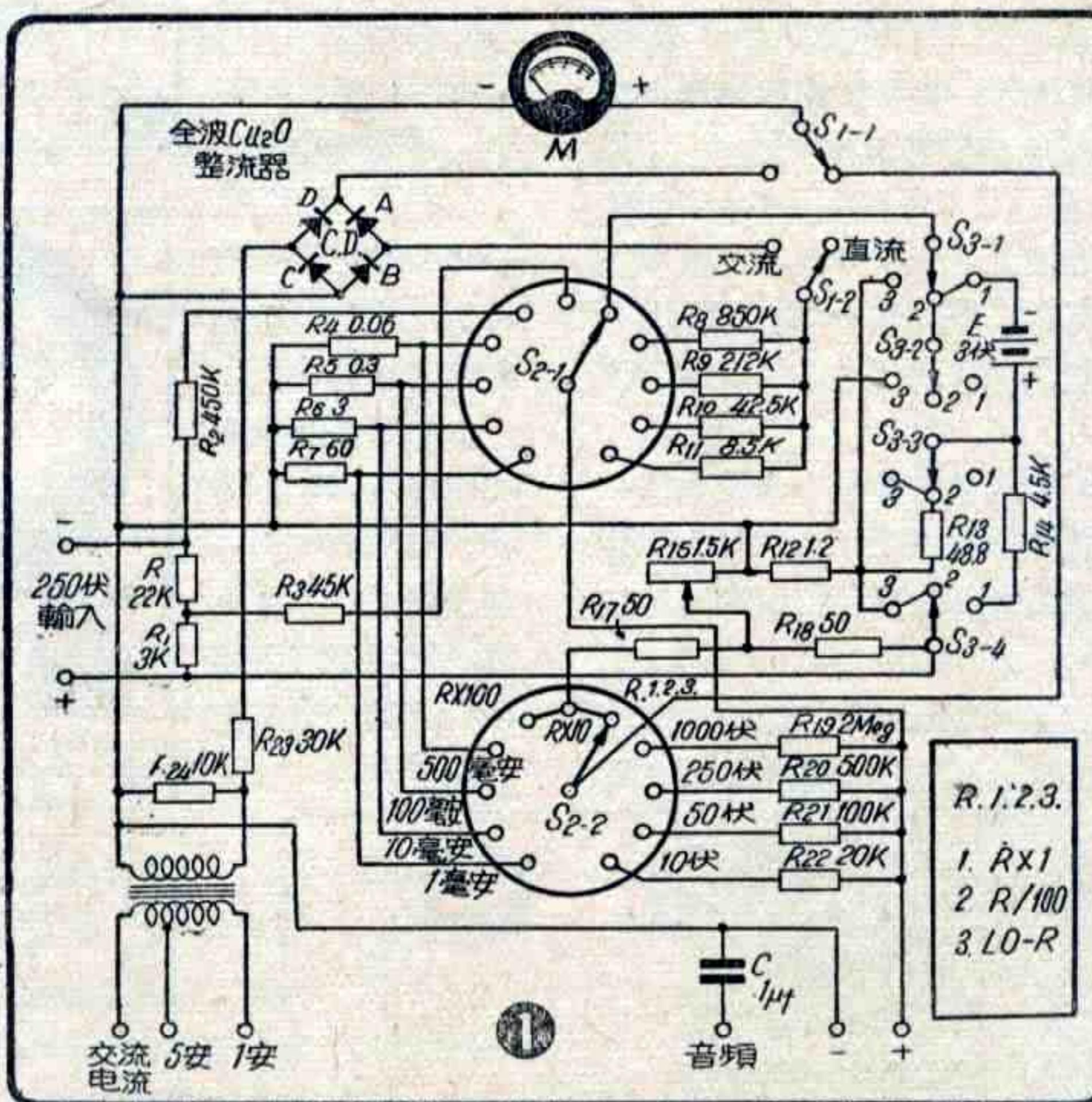本表测低欧采用并联测量法（倒欧姆表法）。取其测低阻时所需的测量电流较小（66毫安），可用干电池供电。测弱电开关的接触电阻时，不会损毁接触点。其



他各档则均用串联测量法。与外界电源并联的电阻 R 、 R_1 有两个作用：一作分压电阻，以取得 $R \times 10$ 档所需的30伏电压；一作泄放电阻，稳定电源电压，且作减低电源内阻之用。此两电阻通过电流较大，需

有3瓦特以上散
热性能，以免發
热变值。

制作介紹

为适合業余
無綫电爱好者
的設置条件，本文
不介紹用标准

表、标准电阻和电桥等作校准，而用普通设备制作和校验，尽量求得較高准确度。制作电表所用的炭質电
阻，可用1瓦以上国产炭質电阻，其阻值一般都很准
确，但不宜通大电流，否则容易变值。

本表表头灵敏度較高，滿度电流0.5毫安，內阻
60欧。現將各档校准方法叙述如下：

1. 直流电压档校准法 本表不需用电桥来校核串
联电阻，而用标准电压直接校准电表讀数。标准电压
是从新干电取得，作1.52伏計算的，其誤差小于2%。

电压测量各档应串联的电阻 R 可以下式計算：


$$R = \text{电压档} \times \frac{1}{\text{滿度电流}} \quad \text{式中} \quad \frac{1}{\text{滿度电流}}$$

称为电压灵敏度，用欧/伏（即1/安）来表示，
本表电压灵敏度为2000欧/伏。

所需串联电阻求得后，用适当电阻数个串联組成，
再用干电校准。如本表10伏档，用10仟欧电阻兩個或
5仟欧电阻4个串联，組成本档的倍率电阻 R_{22} ，見
圖2-1，再用5节新干电串联得7.6伏，接在此表10伏
档，略变动电阻使指針恰指于7.6伏处，即已校准。
如此制作，准确度相当高超，不会次于用电桥测准电
阻而制的电表。再用干电池10节或45伏乙电校准50伏
档的信率电阻 R_{21} 。

至于250伏，可利用50伏档先量一个直流电压，
例如用分压器調節收音机屏極电压至 $1/5$ 处的电压，然
后用这个全部屏極电压来校驗250伏量档。同法可校
准1000伏档的倍率电阻 R_{19} 。

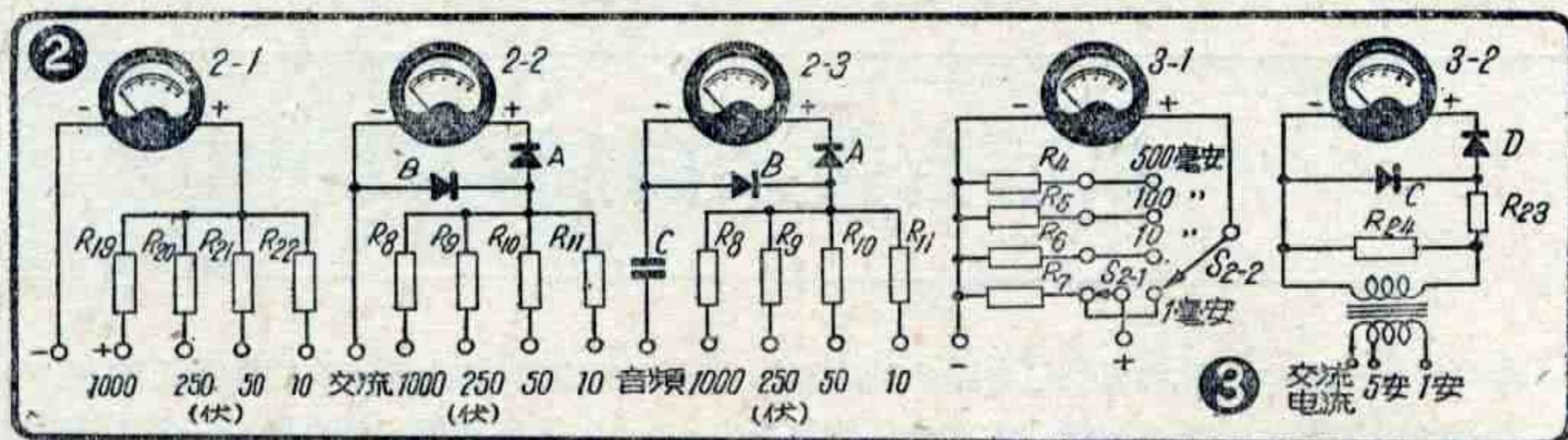2. 交流电压校准法 本表因采用半波整流，交流
电压灵敏度只850欧/伏。各倍率电阻数值如圖1所



示。校驗方法可仿直流。标准电压可用可靠电源变压
器次級电压和交流市电担任。




音頻电压档仅比交流档多一电容器，所以不需另
行校准。

3. 直流电流分流电阻的制作和校驗 R_6 、 R_7 兩電
阻可用市售30+270欧綫繞电阻拆繞而成， R_4 、 R_5
則可用漆包綫繞在膠木片上代用。校准时可用圖5的
电路： R_x 为所要校准的一个分流电阻，可取一段适
当的电阻絲接牢， F 、 F 兩接綫柱接1.5伏式电子管
絲極。移动鱷魚夾

可得一点使电表指示毫安数等于真空
管絲流即可。此法
可校准500毫安和
100毫安兩档，此
时电表之电压降極
小，可略而不計。

在 F 、 F 处接
一150欧电阻，校
准 R_6 ，使电路中总
电流为10毫安。

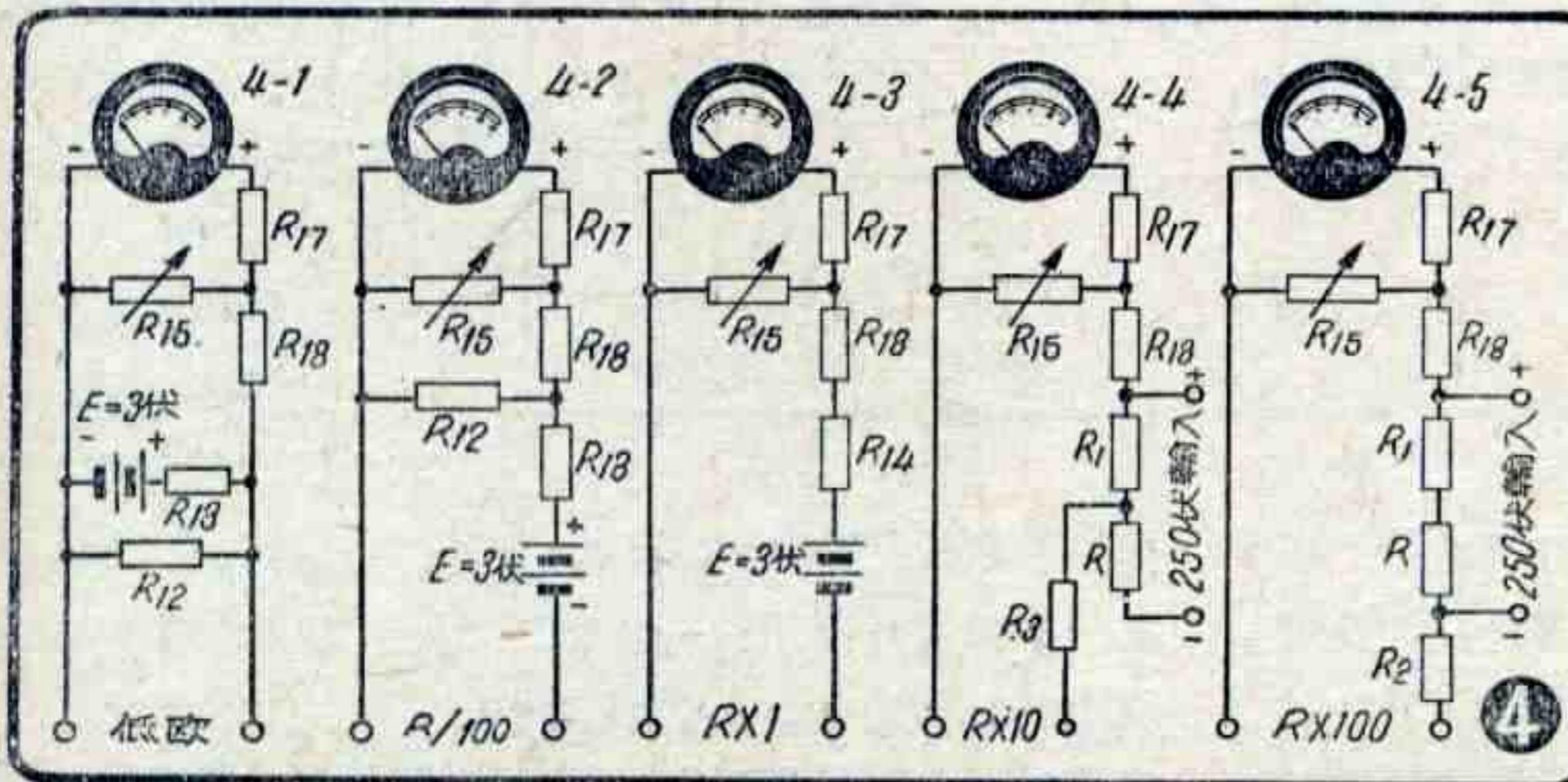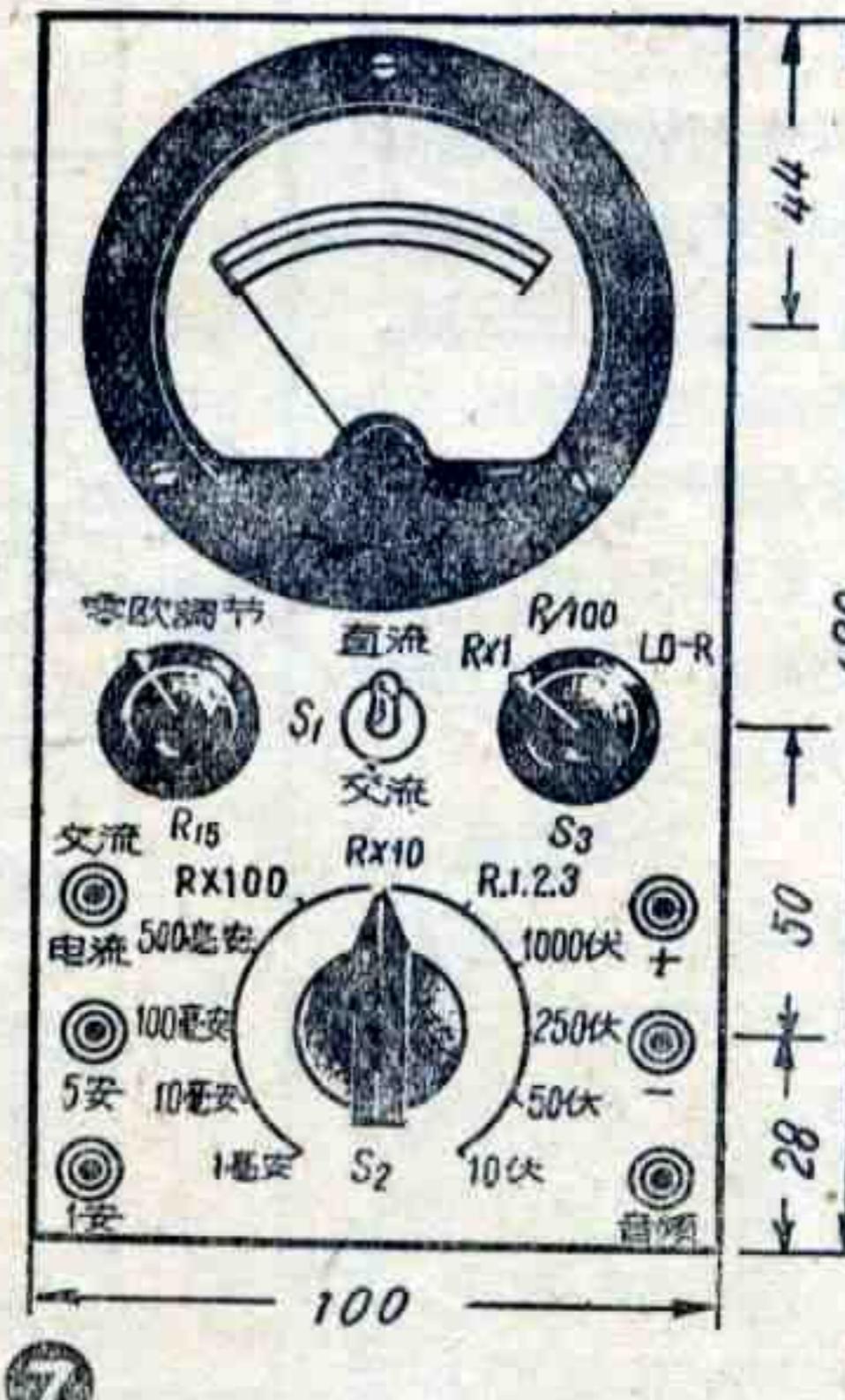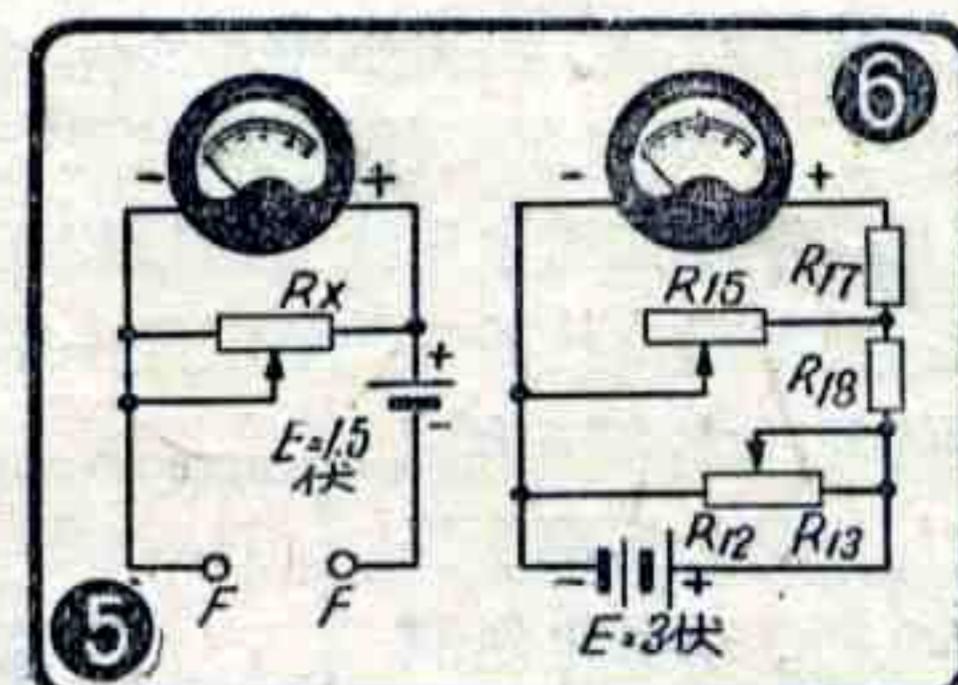如表头滿度为
1毫安者， R_7 不需要。
本表 R_7 为一
等于表內阻的电
阻，可用測表內阻
时所用的并联电阻
代用。



4. 交流电流档 需自制一变流器，数据如下：铁心截面： 14×16 公厘²（可用收音机输出变压器铁心）；次级：用 0.026 公厘径漆包线绕 2500 圈（可用输出线圈初级充任）；初级：0—5 安用两根 0.64 公厘径漆包线绕 5 圈，5 安抽头到 1 安处用同号线一根绕 19 圈。初次级间绝缘需良好，以免测验电压较高的电流时，损坏表头。线圈应经过浸漆处理，以防潮湿。校验时可用交流电源或相当交流电子管的灯丝电流进行，仿直流法配准串联电阻 R_{23} 。校验时次级应紧接降压电阻 R_{24} ，此电阻不必精确校准阻值。

5. 电阻档 R_{17} 和 R_{18} 可用 30+270 欧线绕电阻拆绕约 50 欧左右代之。 R_{12} 、 R_{13} 是一有抽头的 50 欧电阻，用 100 毫安档串一 1.5 伏电池和一段电阻丝，使电表指数为 30 毫安时，此电阻丝即为 50 欧。抽头可用图 6 电路求出：此时 R_{15} 约在 200 欧左右，移动 R_{12} 和 R_{13} 上的夹子到表针指满度，这点就是适当的位置。

R_{14} 、 R 和 R_1 都可用毫安计测定。 R 和 R_1 两电阻需用一瓦以上电阻多个串联，以求稳定。

R_{24} 50 仟欧可用 100—150 仟欧电阻串联组成， R_8 45 仟欧可用 10—15 仟欧电阻串联组成。多个串联，可以减少误差。也可先用 $R \times 1$ 测量一只 100 仟欧电阻，然后用这个电阻去校准 $R \times 10$ 和 $R \times 100$ 两档。

6. 装置和面板设计 本表全部零件装在一 $18 \times 10 \times 6$ 公厘³ 双层三夹板制成的木盒中。为了面板绝缘良好起见，用胶木板制成，各插口紧装其上。再在胶木板上复以铝板，以增美观。铝板上用油漆书写各量档（图 7）。

欧姆	0	0.02	0.05	0.08	0.10	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	2	3	5	10	20	∞
0—100																		
刻度	2.5	4.0	6.3	8.4	9.8	13	16	21.5	26.5	41	46	56	63	72	81	90	94	100

走小步子的巨大人

在无线电的马路上，微波像个巨人带着电视和电话信号从一个城市走到另一个城市，从一个海岸走到另一个海岸，它迈着很大的步子。

在美国，4000兆赫的微波巨人，一直是这样工作着，它担负着很重的业务量，一走就是很远的距离。

但是最近出现了一种走小步子的巨大人，成了过去的微波的伴侣，这是贝尔实验室最近的发明。新的微波是 11000 兆赫，新的微波通信系统所担任的工作是专门为勾通业务量少而距离短的通信，最远距离不超过 200 英里。它的特点是伸缩性大，按业务量的需要，它可以自动调整容量，完成单向单波道甚至多到三波道的双向宽频带通信。每个双向波道，可以同时在一个方向通 200 路电话，一路五彩电视或黑白电视。

本表电阻很多，如果排列杂乱，装置上将发生困难。因此采用多块胶木片将电阻排列其上，不仅整齐美观，且不易发生相碰或绝缘不良的障碍。

电池用手电用干电池装入表内，表盒内装置铜质电池夹，装取电池很方便，无一般售品电表的需用烙铁的麻烦。高阻测量 250 伏电压插口，装于盒子的侧面。

运用常识


运用此复用电表作测量时，首先应将开关 S_1 置于欲测的交流或直流方向，测电阻时也应将 S_1 置于直流一方，再置 S_2 到所需量档，即可进行测量。测电阻时，需先用 R_{15} 调整零欧姆点。测高阻时要联接 250 伏直流电压。当 S_2 置于 R 、1、2、3 时，更要用 S_3 选择低欧 ($LO-R$)、 $R/100$ 、和 $R \times 1$ 三档。当 S_3 置于低欧时，不论 S_1 与 S_2 位置如何，均消耗内部电池电能，且妨碍高阻测量。所以不测低阻时，不应把 S_3 置于 $LO-R$ 位置。

低欧数值要另行校核，本表校核数据如下表，如仿本刊 8 月号 13 页自行定度更好。

用本表测电容、电感、分贝需另行计算。

各插口用法：测交直流电压、直流电流、电阻时均用“+”、“-”两插口；测音频电压用插口“+”和“音频”；测交流电流：1 安培以下用“交流电流”和“1 安”两插口，1—5 安用“交流电流”和“5 安”两插口；测高阻时，输入之 250 伏电压接于盒侧“250 伏+、-”两插口内。

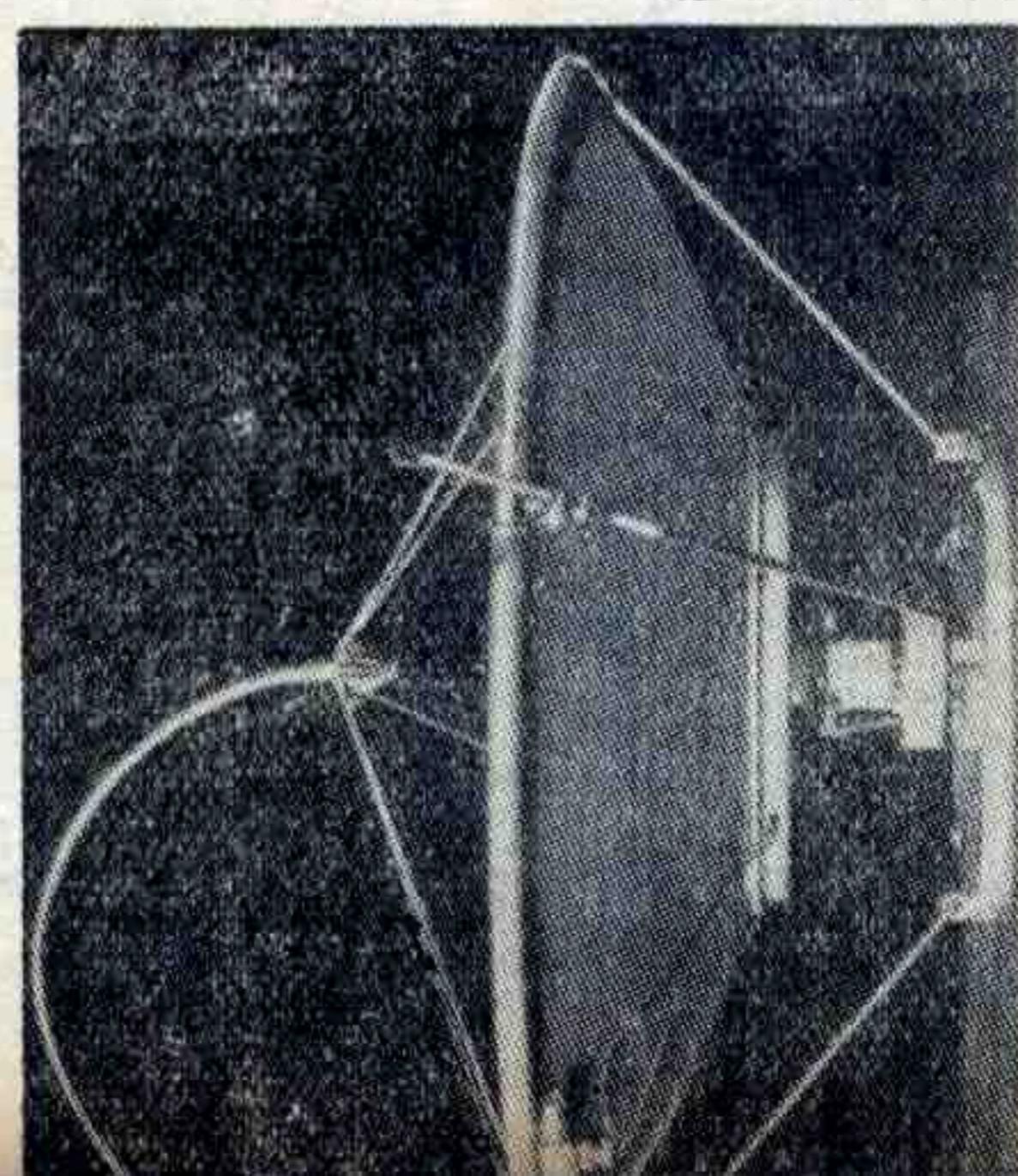这种新微波系统，使用着从来未有过的零件，对于新开辟的城市特别有用。附图是它的天线装置，在抛物面前的馈电波导管口，可以松紧拉线来调整位置。



能供多人練習發報、通報的振盪器及控制箱 每文

報務訓練班的主要業務課程是收發報，練習發報時往往因振盪器少，不能有足夠的時間去鍛練手法而感到進步慢，若每人用一只蜂鳴器的話，一方面不經濟（主要是電源消耗大）另外在課堂上互相干擾也十分嚴重。為此介紹一具能供多人同時練習發報、通報的振盪器及控制箱。振盪器線路如圖 1：

此振盪器只要加上了電源不論是否按鍵，均處於工作狀態。在輸出 a 、 b 端可同時接上 30 付到 40 付耳機和電鍵，在同時練習發報時都不致於產生干擾，但

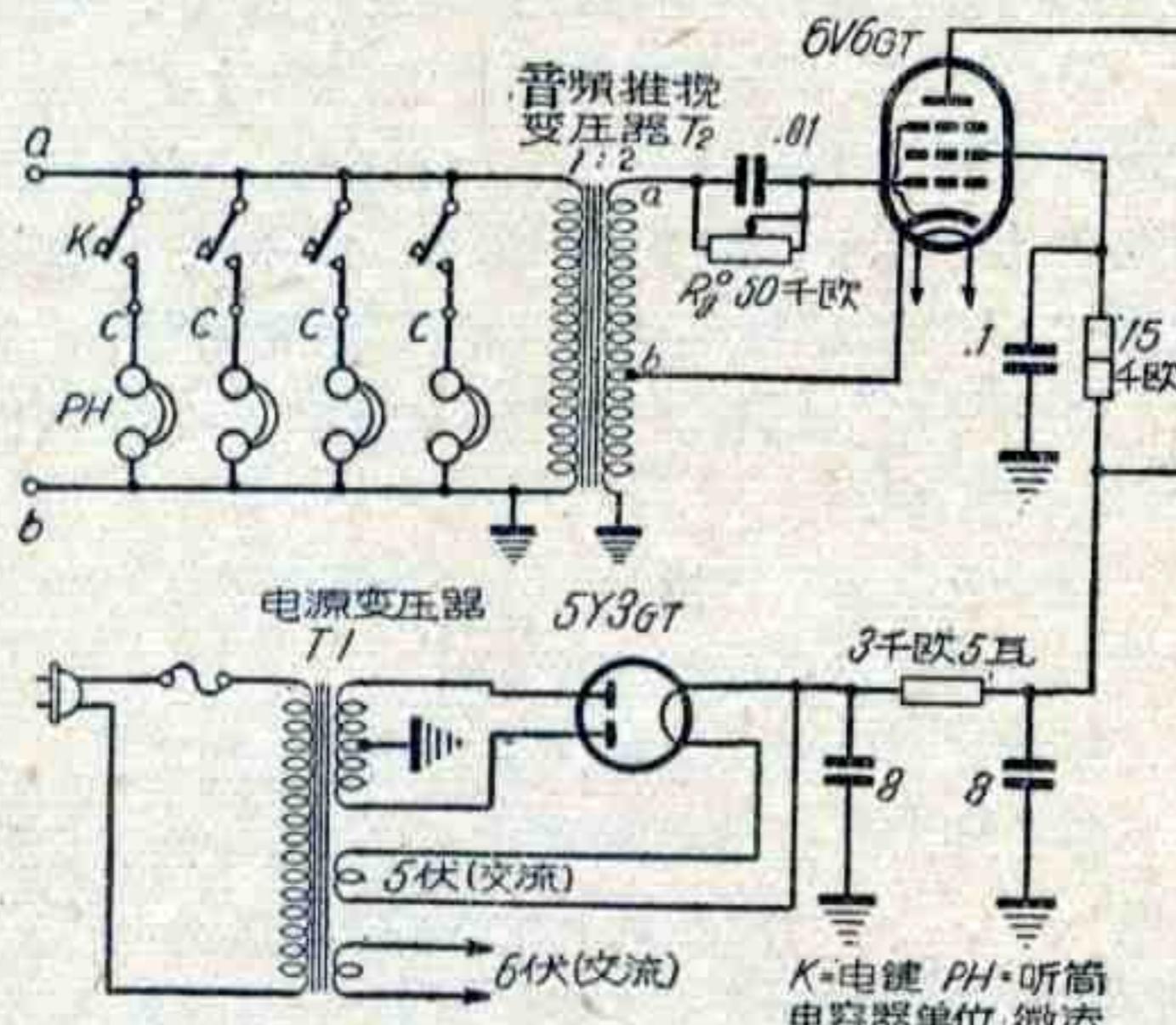


圖 1

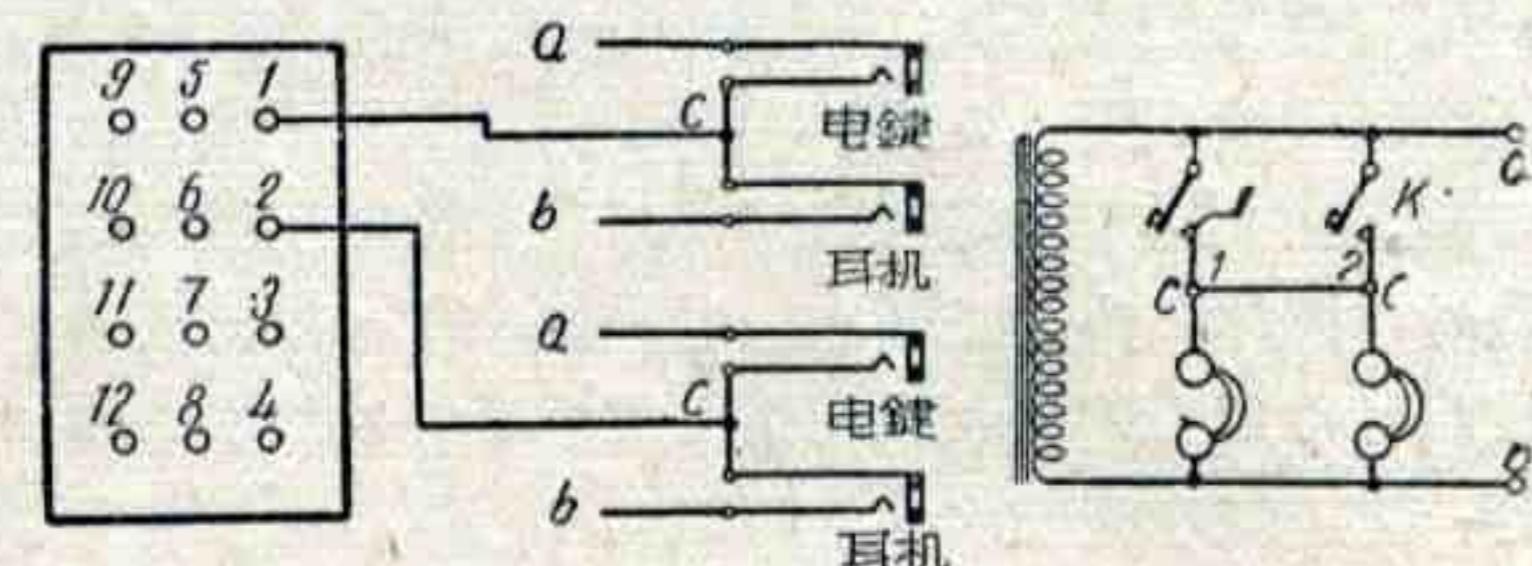


圖 2

圖 3

必須全部使用高阻抗（4000 欧）的耳機。

再做一個控制箱配合振盪器使用，使一部分人互通報，另一部分人可以練習發報，或由一人發報給一部分同志抄收，其他的可以通報或發報。

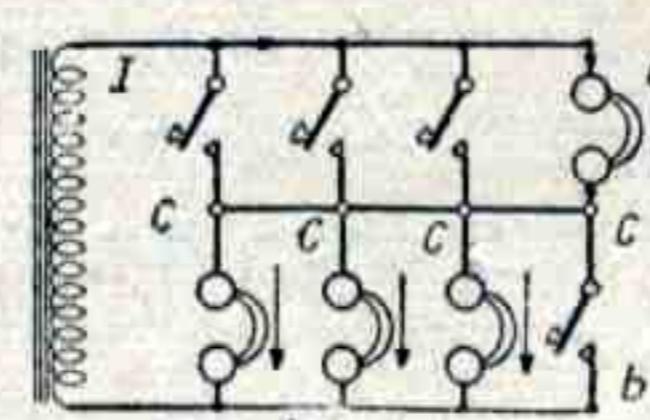


圖 4

控制箱的構造極為簡單，只要用一只木箱，面板上裝上一些香蕉插口，控制箱插孔數目可根據電鍵，耳機付數而定。每一插口引出一線接至圖 1 各 c 點上，實際接法如圖 2 所示。

現假設 #1 與 #2 通報時，可將 #1 #2 用一導線相連（可用香蕉插頭插入）此時線路如圖 3 所示。

其餘的仍可自行練習發報；若一人發報全體抄收則將所有 c 點連接一處即可，但必須注意不要把耳機插到電鍵插口中去，否則將會如圖 4 所示不按鍵時也會聽到振盪信號。


我們在晚間聽廣播的時候，常有躺在床上聽的習慣，往往不知不覺間就睡着了，結果收音機白白的燒了一夜，這樣不僅減少了收音機的使用年限，有時還會燒毀收音機的零件，甚至引起火災。現在介紹一種自動關閉收音機電源的裝置，來解決這個問題。

這種自動關閉裝置應用於接收發射電力較強的電台，特別是收聽本地電台時更為有效，例如在沈陽接收遼寧台，其效果就很令人滿意。當電台播音終了時，就自動切斷了收音機的電源。

這個裝置的動作原理是這樣的：我們知道外差式機內的中頻放大管的屏流依輸入信號大小而變。當我們的收音機調諧到電力較強的電台時，由於輸入信號較強，往往使其屏流接近於截止。

收音机的自动关闭装置
穆振声

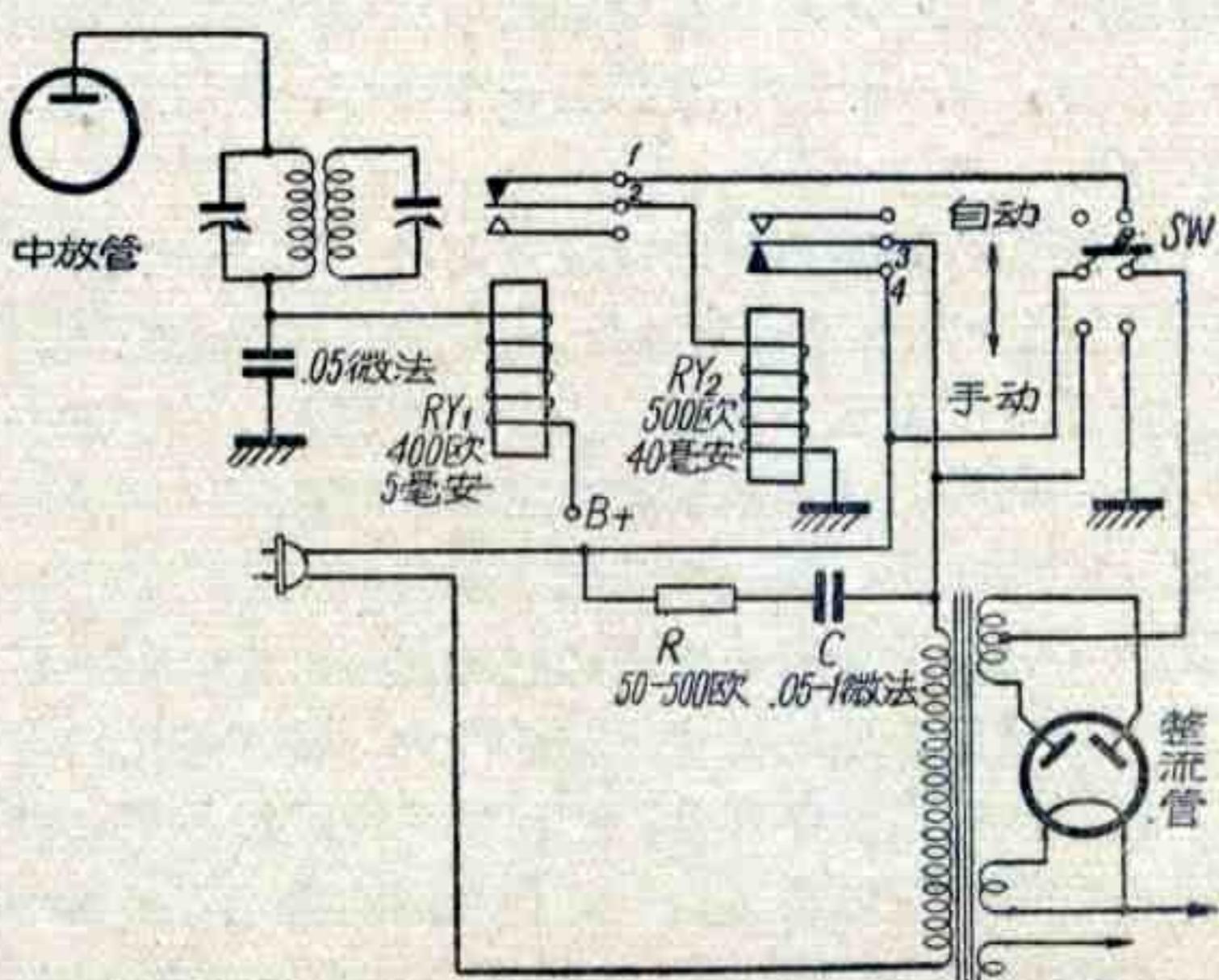（無信號時 6—10 毫安左右）這時串接在屏路內的繼電器 Ry_1 （見附圖）的勵磁電流很小（0.5 毫安左右），不能工作，1 與 2 接點閉合，於是串接在高壓負端的繼電器 Ry_2 的線圈中流過全機的高壓電流



一条軟鐵，或者五、六只長洋釘縛在一起，外面繞上二十到三十轉的電線，電線的一個頭接電池的正極，另一頭接負極，這一条軟鐵或一束洋釘就成為電磁鐵，它能吸引其他的鐵器。

電磁鐵同永久磁鐵一樣，它的兩個極，一個叫做南極，用 S 來表示；一個叫做北極，用 N 來表示。辨別 S 與 N 的方法，可用右手握拳，拇指蹠開，如果四指指電流由正至負的方向，那末拇指所指方向的一個極就是指北極，另一極就是指南極了（圖 1）。

如果把軟鐵或洋釘彎成如圖 2 的馬蹄形樣子，只要電流的方向不變， S 和 N 極也是不變的。同樣，永久磁鐵也有馬蹄形的。

兩只聽筒裏面各有一塊小型馬蹄形永久磁鐵，在它們的外面繞有很多圈細漆包線，當耳機用在一、二燈收音機裏的時候這些線圈里是有乙電流通過的，所以有電磁鐵的效應。如果電流的方向，使電磁鐵的極性與

听筒在帶乙电收音机里的接法

觀 周

永久磁鐵的極性相合，就能增強永久磁鐵的磁性；如果電流反一個方向，就要抵消它的磁性。在抵消的情況

下，日子一久，永久磁鐵的磁性就逐漸減弱，這叫做失磁。失磁以後，耳機發出的聲音就小了。为了避免失磁，製造聽筒的廠家，常常把聽筒兩腳的接線用不同的顏色來分別。有紅色的腳應當接乙電池正極，藍色或其他顏色的腳應當接電子管屏極。

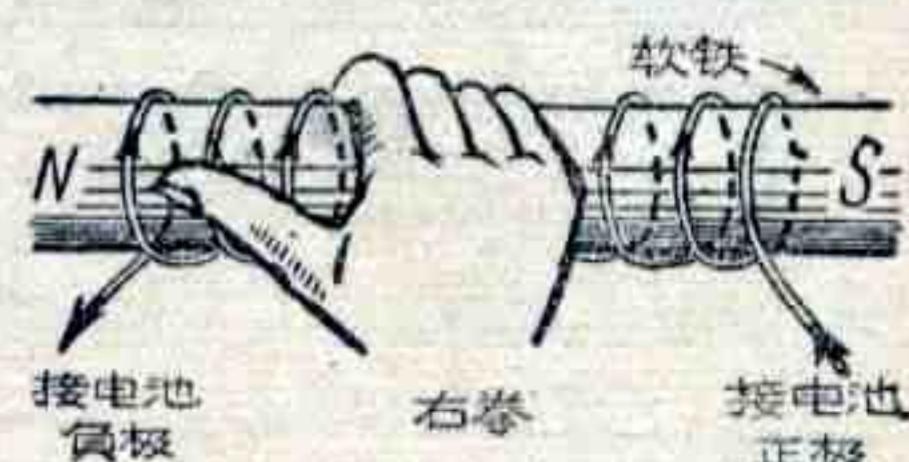


圖 1 電磁鐵的極性。


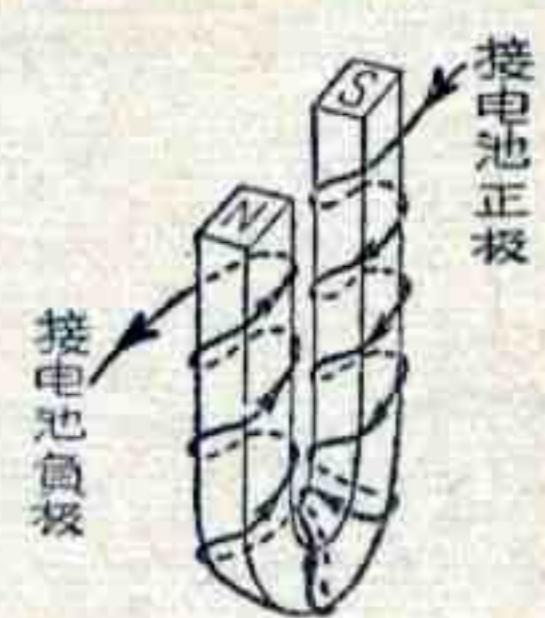


圖 2 馬蹄形磁鐵

資 料


农乐牌一灯干电再生收音机

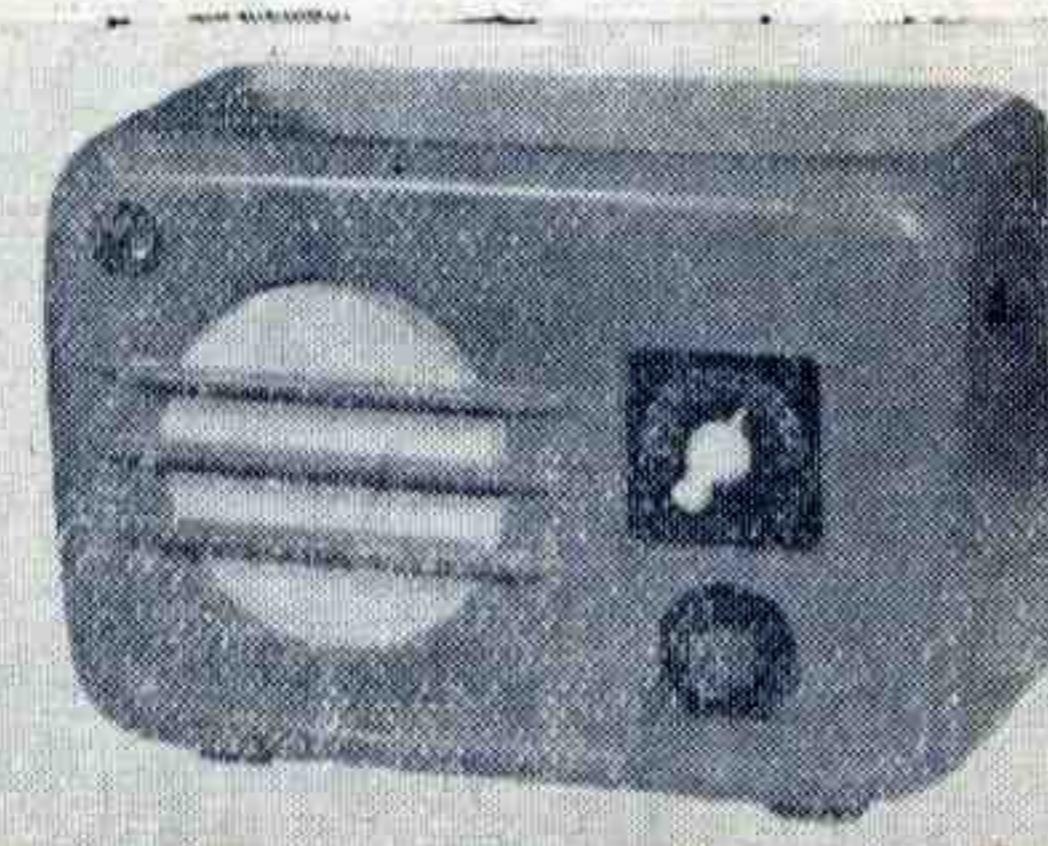

天津第三五金電器生產合作社的產品“農樂牌”一燈干電池再生式收音機設計的時候，由於考慮到省電、簡單，在距離強力電台不太遠的地方，用一付優良的天地綫能放喇叭，選擇了匈牙利出品的 DLL-101 號電子管。DLL-101 是一個複合管，包含兩個電力放大五極管，所以，這個電子管，可以負擔兩個工作：第一個五極部分作再生式檢波，第二個五極部分作音頻放大。採用電阻交連。

這架收音機用 1.5 伏甲電一個，45 伏乙電一個，已經可以工作。如果乙電用 67.5 伏或是 90 伏時，聲音可以更加響亮。

在天津試驗，天綫的水平長度 20 公尺，高度距

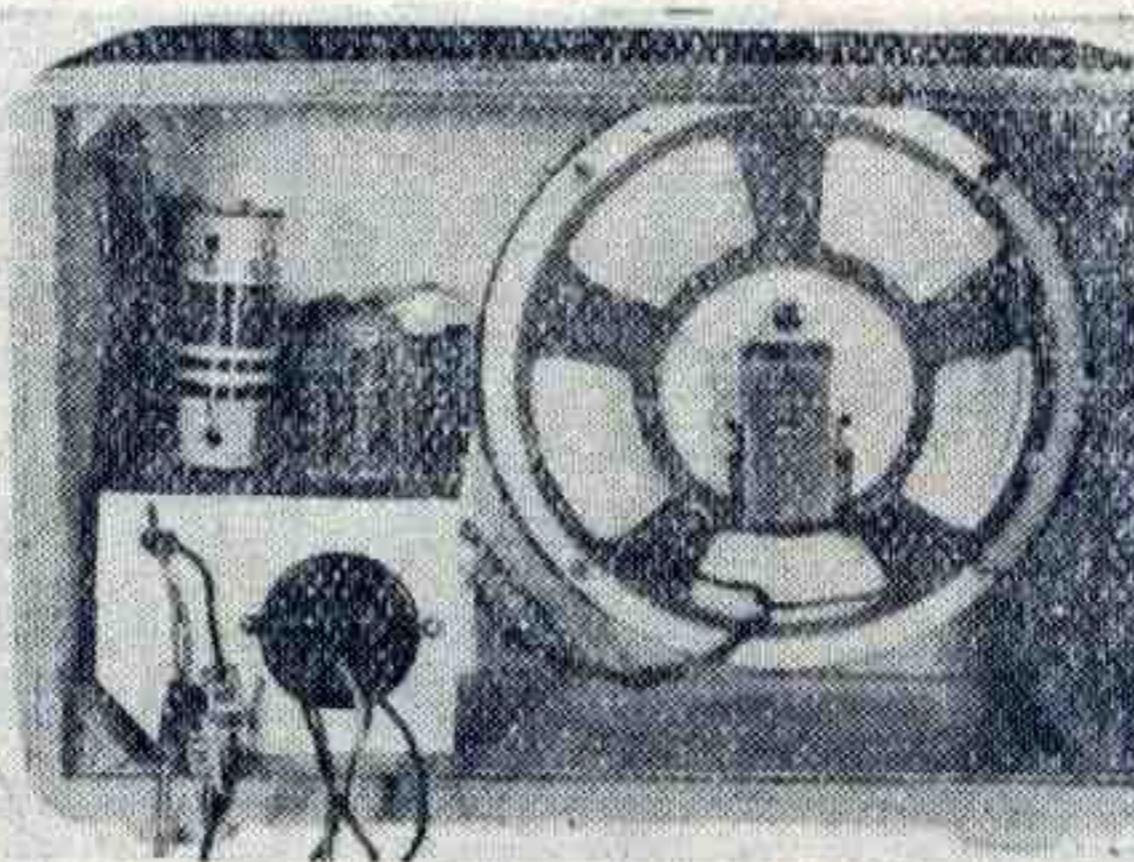

屋頂 5 公尺，地綫接在自來水管上，用 45 伏乙電和直徑 16 公分的舌簧喇叭收聽本地電台，音量可以供 10 公尺見方的房間清晰聽聞。北京中央台音量同本地一樣。北京市台的聲音，略較本地電台為小，用 67.5 伏乙電時，聲音就差不多。

這個收音機，雖然有一級檢波，一級音頻放大，但是由於是由一個電子管來擔任，所以它的效能，多少比兩個獨立的電子管要低一些。因此天地綫的裝置一定要考究一點，這樣對收音的成績是有好處的。



讀者欲仿制時應注意：

1. 由於 DLL-101 的屏阻較低，檢波部分的屏負荷電阻 R_2 用 5,000 欧左右最好，不宜過高，否則容易失真。


2. 音頻放大級的柵漏電阻 R_3 ，要接到甲一，不要接到甲+。

3. 再生線圈的圈數，要實地試驗，可以增減一直得到最適宜的圈數為止。

4. 必需要一付良好的天地綫。

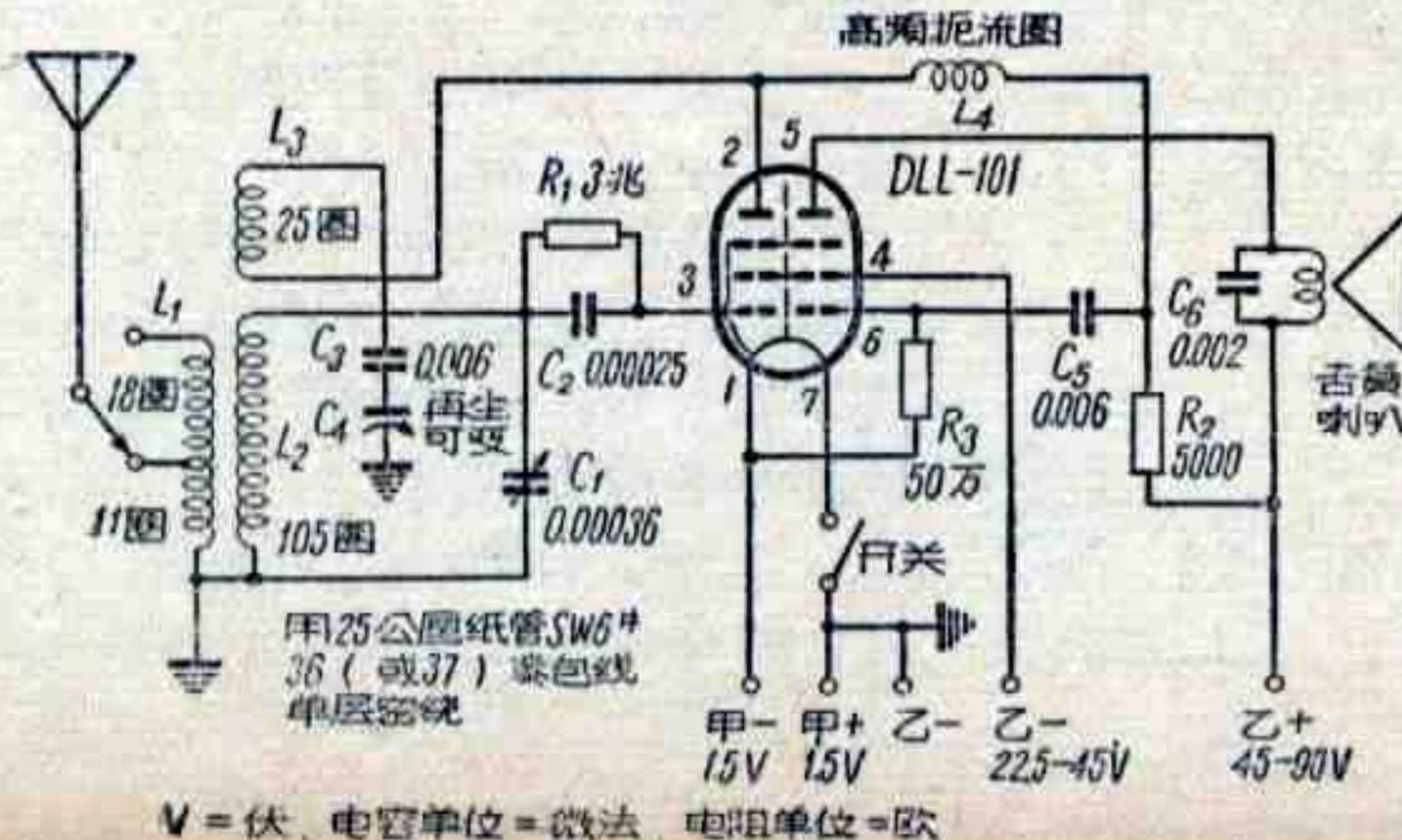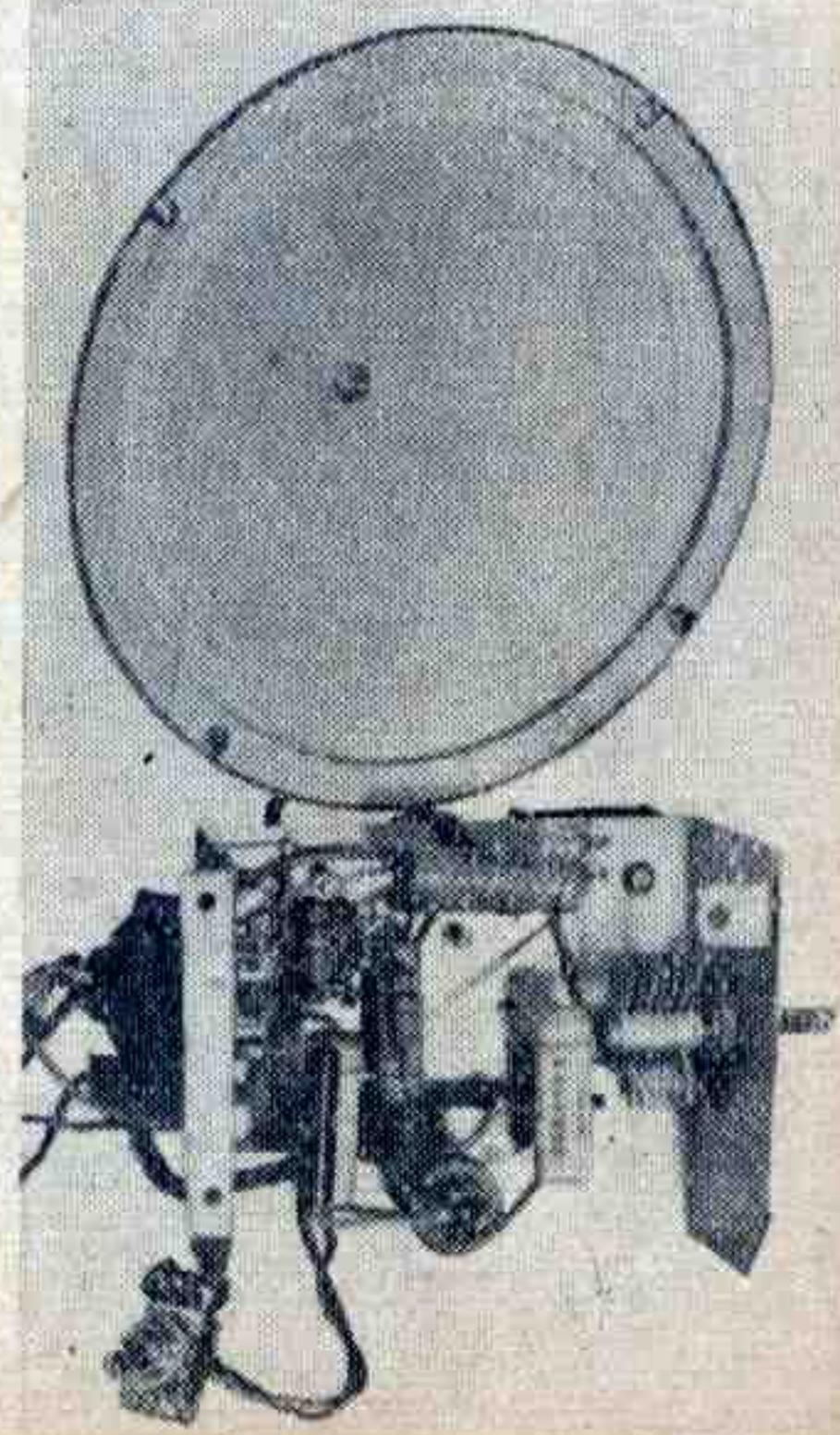

$V = \text{伏}$, 电容单位 = 微法
电阻单位 = 欧

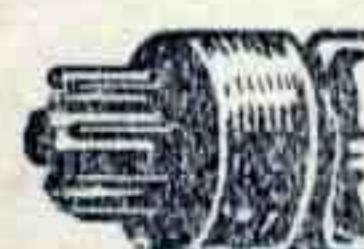

二管三管收音机——I

义

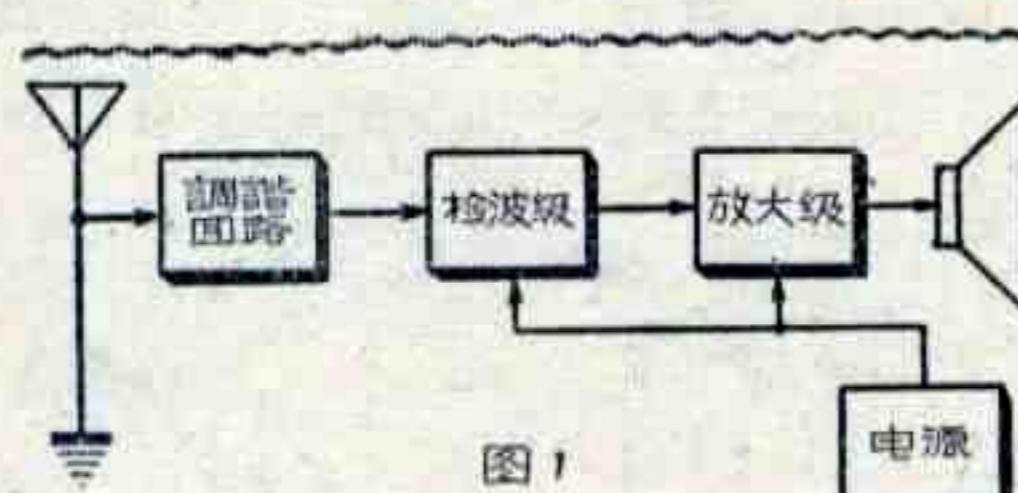


图1

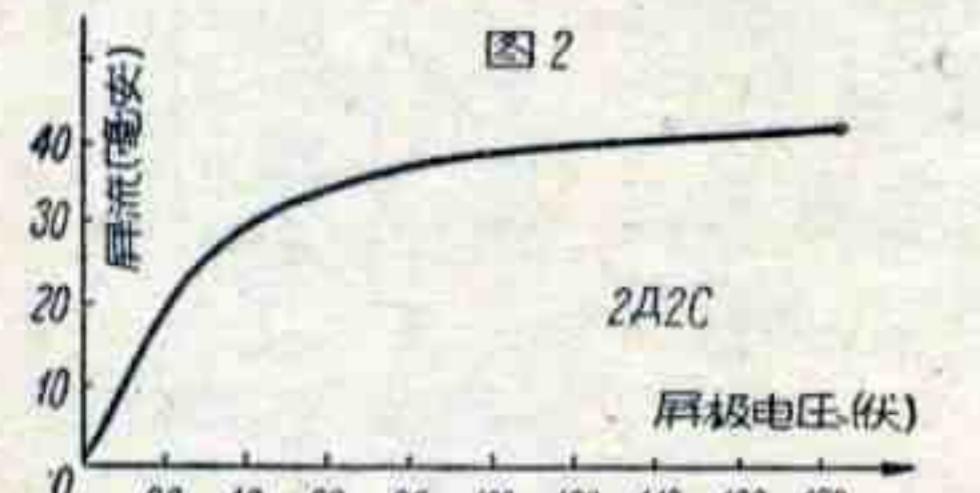


图2

帶有一級和兩級低頻放大級的二管三管收音機，它的工作方式如圖1。圖中的調諧回路、檢波級和單管機相同，只是在檢波後多添一級或兩級放大，將檢波後的音樂、語言（信號）加以放大，由喇叭輸出，供多數人收聽。為了了解二管三管收音機的放大情形，我們先簡單介紹一下電子管的工作原理。

1. 电子管屏極电流的控制方法

同一个電子管可以作多种不同的用途，主要是由於柵極的控制作用。

二極管的燈絲上加以正常的電壓後，就能發射一定量的電子。如果電子管的屏極也加上一個正電壓，電子管內部的屏極和陰極之間就產生一個電場，這個電場能吸引電子奔向屏極，產生屏極電流。

電子管的屏極並不一定能把所有陰極放射出來的電子全部吸收，吸收的多少（也就是屏極的大小）要看屏極對陰極形成的電場強度來決定，屏極電壓愈高，被吸的電子愈多，屏極電流愈大。這種屏壓和屏流間的關係常是經過實驗，用一條曲線記錄下來，作為研究電子管工作的根據。圖2是電子管2D2C的屏極特性曲線，可以作為一個例子。從圖中可以看出，當屏壓為20伏時，屏流為18毫安；屏壓為40伏時，屏流為29毫安。但是屏流並不是隨著屏壓無限地增加。當屏壓超過60伏時，屏流几乎不再增加而達到飽和。這是由於陰極所放射的電子已全部被吸收的原因。

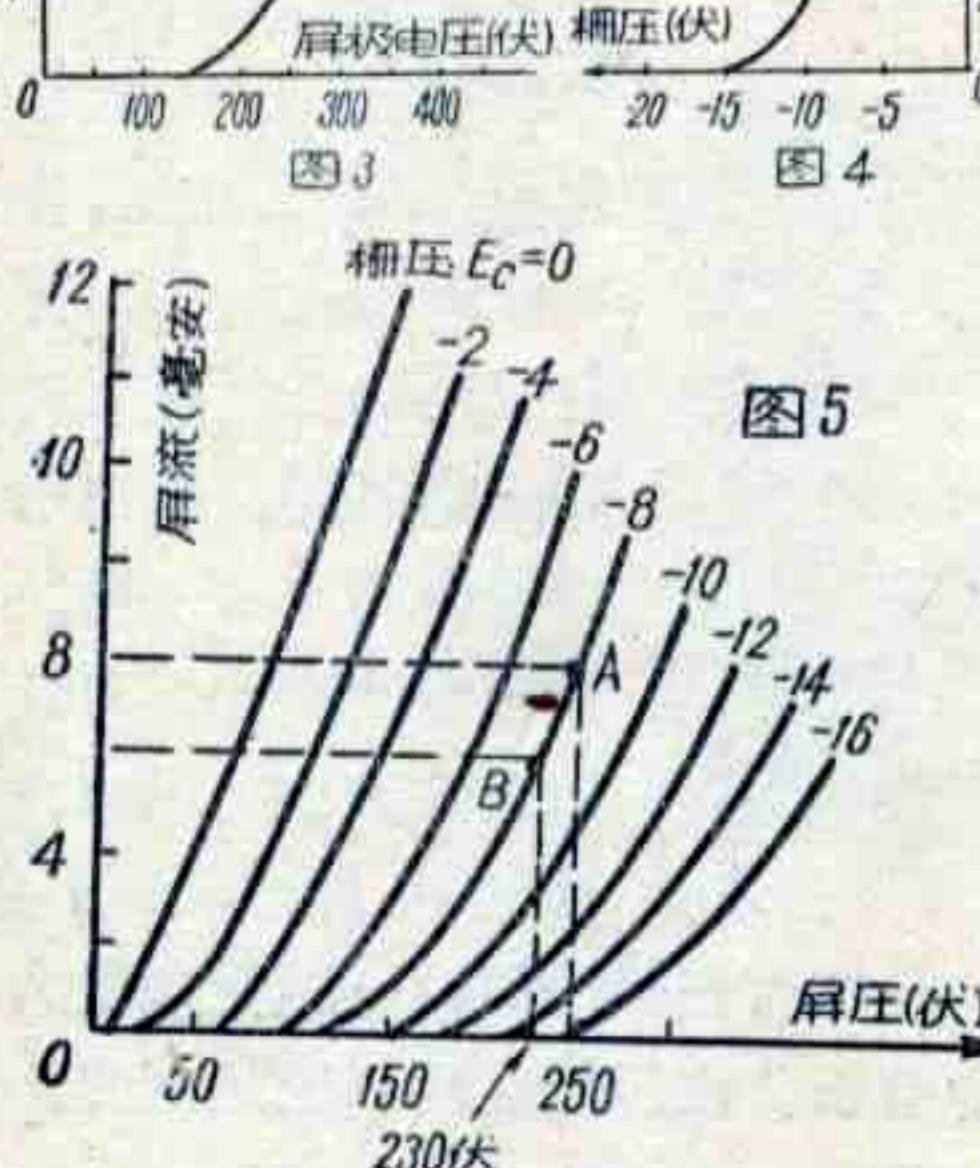


图3

圖2是電子管2D2C的屏極特性曲線族（圖5）。同樣的道理，每一個指定的屏壓都能畫出一條屏極特性曲線，得出屏極特性曲線族（圖6）。這些曲線都是應用電子管的根據。

如果是三極管的話，它的內部多了一個柵極，這時屏流就會受到雙重控制（屏壓和柵壓）：柵壓保持一定值不變時，屏流就單獨地受屏壓變化影響而增大或減小；在屏壓保持不變時，屏流就只受柵壓的控制。下面解釋柵壓控制屏流的情形。

如果柵壓保持一個固定值而讓屏壓變化，屏壓愈高，它和陰極之間所形成的電場強度愈大，屏流愈多，但到飽和點後屏流就不再增加，這和兩極管完全一樣，可以用一條屏極特性曲線來表示。不過要加以說明，指出柵壓的數值（圖3）。如果屏壓保持一定值而變化柵壓，也能控制屏流，因為柵極加上電壓後，它和陰極之間也產生一個電場，這個電場和屏極所產生的電場如方向相同，就幫助屏極吸收電子，使屏流加大，如電場方向相反，就拒斥電子，力圖不讓電子穿過柵極，於是屏流降低。因此，當柵壓變化時，拒斥或吸引電子的能力也隨着改變，就起到控制屏流的作用。柵極控制屏流的特性也能用如圖4的一條屏柵極特性曲線來表示，在曲線上也要註明屏壓的數值。

這類同樣的曲線可以畫出很多。給出一個柵壓，就能畫出一條屏極特性曲線。這樣，在不同的柵壓下就能畫出許多條屏極特性曲線，這些曲線稱為“屏極特性曲線族”（圖5）。同樣的道理，每一個指定的屏壓都能畫出一條屏柵極特性曲線，得出屏柵極特性曲線族（圖6）。這些曲線都是應用電子管的根據。

四極管和五極管控制屏流的方法，基本上也和三極管一樣。

柵極能控制屏流，屏極也能控制屏流，究竟這兩個電極哪一個的控制能力大，只要研究一下電子管的特性曲線就明白了。

以6C5為例，當屏壓是250伏時，柵極電壓應是-8伏，如果這兩個電壓不變，屏流是8毫安（圖5）。


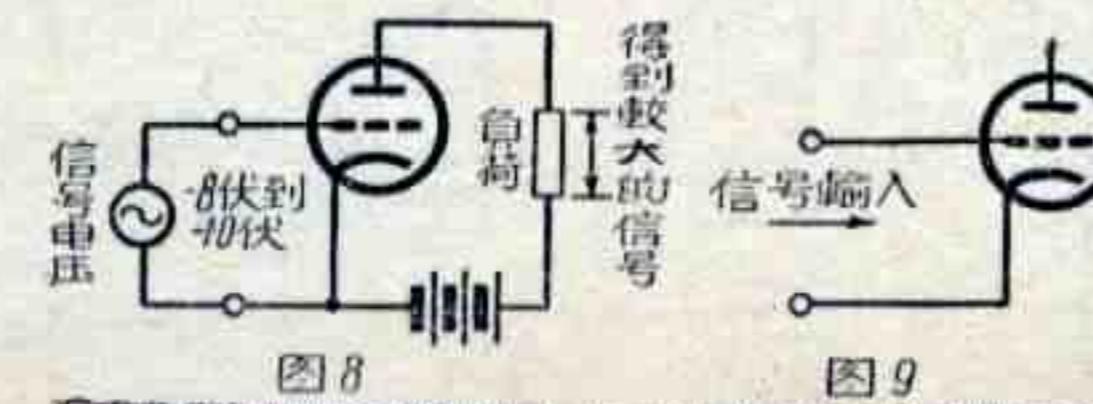


图8

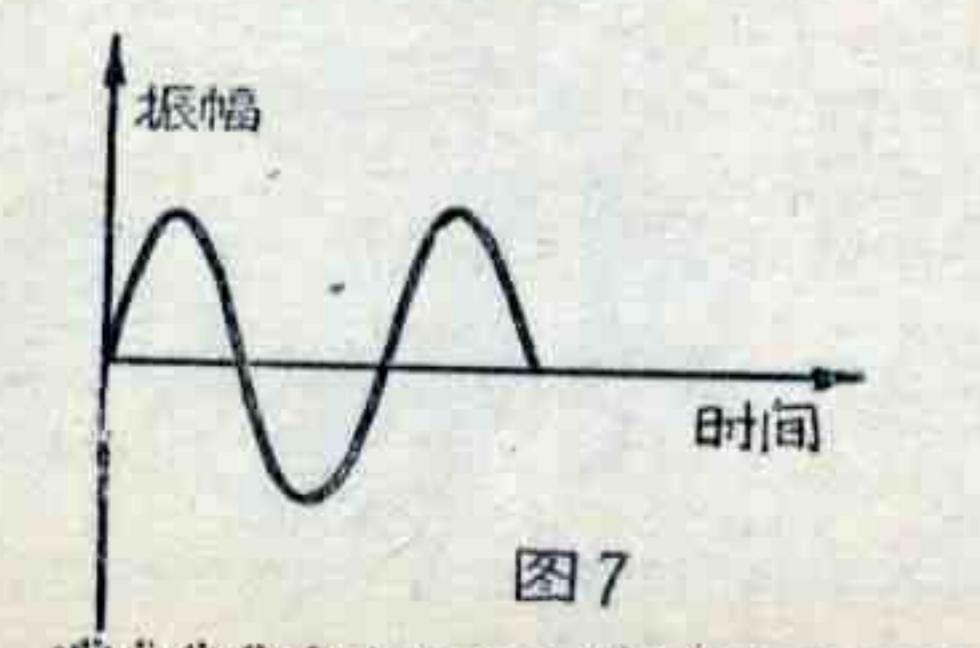

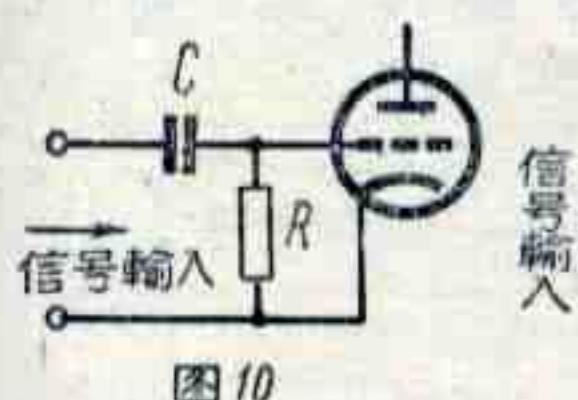


图10

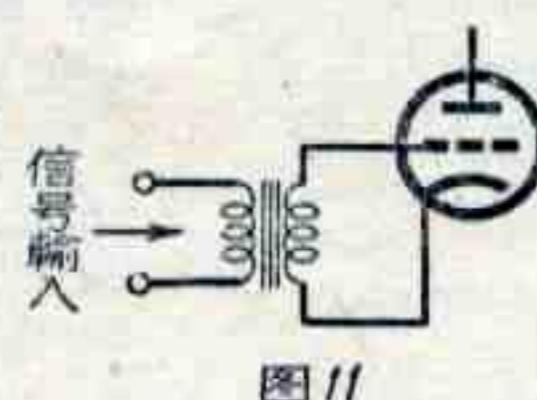


图11

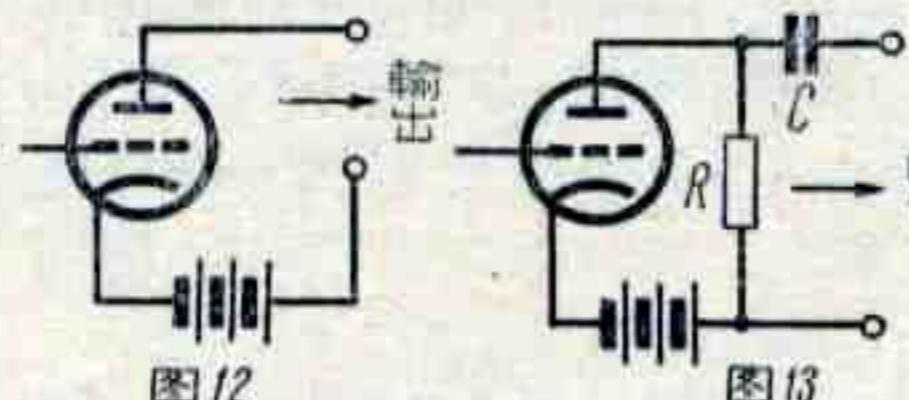


图12

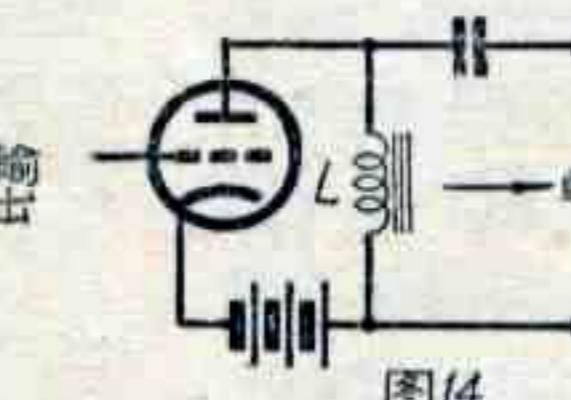


图13

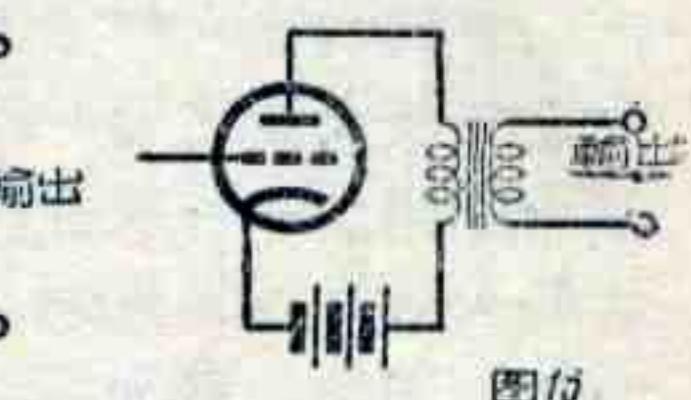


图14

的A点)。这时我們想使电流減到6毫安的話(变化2个毫安),可有兩种方法:減低屏压或是增加栅负压。如果改变屏压,就要由250伏減到230伏(圖5的B点),变化20伏;如果改变栅压,只要变动到-9伏左右(圖6的C点),只变化1伏。这說明栅極的控制能力要比屏極大得多,栅压变化1伏相当于屏压变化20伏。

2. 怎样才能把信号(語言、音乐)放大

音乐和語言(信号)都可以看作是隨着時間起伏变化的正弦曲綫(圖7)。如果把这个信号电压加到电子管的栅極上,那么电子管的屏流就会隨着信号而大小地变化。这时再把負荷(电阻或喇叭、耳机等)接到屏極回路中,屏流变化时,負荷上就得到放大的信号。信号电压究竟放大了多少,可以很容易地由歐姆定律求出。如仍以6C5为例,当屏压保持250伏不变,假定負荷电阻为10000欧,信号电压起伏地在-10伏到-8伏之間变化(圖8)时。当信号为-10伏,屏流是4.5毫安(由圖6的D点看出),負荷上的电压降是 $4.5 \text{毫安} \times 10000 \text{ 欧} = 45 \text{ 伏}$;信号是-8伏时,屏流是8毫安(圖6的A点),負荷兩端的电压为 $8 \text{ 毫安} \times 10000 \text{ 欧} = 80 \text{ 伏}$ 。于是信号变化时,負荷兩端的电压变化范围是 $80 - 45 = 35 \text{ 伏}$ 。这样,只有2伏变化的信号經過电子管放大后,就得到35伏的信号。

当然,实际的情形要比这里的解釋复杂一点,因为在这里我們沒有把屏压的变化考虑进去。实际上負荷是有电压降的,当負荷的电压降改变时,屏極上的电压就不能保

持不变,不过为了說明放大作用的本質,利用这个不十分严密的解釋还是可以的。

3. 电子管放大器的輸入和輸出电路

未經放大的信号怎样輸入到电子管呢?又怎样由电子管將放大后的信号輸出到負荷呢?这是靠輸入和輸出回路。

輸入回路 ①最簡單的輸入回路(圖9)是“直接輸入”式,就是把信号电压直接加到栅極和陰極之間。当信号电压变化时,栅压变化,屏流就發生变化,得到放大的信号。这种回路的电子管在工作时,由于陰極發射出来的电子碰到栅極上,就会堆积在那里,使栅極变为负电位。如果時間長了,堆积的电子增多,栅極电位更负,最后阻止屏流通过,破坏了放大作用,因此很少采用。

②阻容輸入回路:在栅極和陰極之間如圖10加接一个1兆欧左右的电阻,凡是由陰極射到栅極上的电子都能由这个电阻回到陰極,不讓它堆积在栅極上(所以常称它为栅漏电阻);另外,信号电压是經一个耦合电容器C再接到栅極,这样就可以把信号中沒有用的直流成份分离开。这个电容器一般是0.05微法左右。

③变压器輸入回路:將变压器的次級綫圈接到栅極和陰極之間,而信号电压則加在变压器的初級綫圈上(圖11)。虽然初級和次級綫圈沒有直接相联,但由于电磁感应,信号电压加到初級綫圈后,就能在次級感应出一个形狀和它一样的信号加到栅極上,甚至感应的电压比原来的信号电压还要高,所以这

种回路可以使放大器获得更大的輸出。

輸出回路 輸出回路和輸入回路是相似的。

①直接輸出回路:把負荷(喇叭耳机等)直接接到电子管的屏極是一种最简单的輸出回路(圖12),它的缺点是在負荷中除了信号电流之外还有沒有用的直流。

②阻容輸出回路:这种綫路現在用得最多,如圖13。屏極輸出的信号电流在电阻R上产生了电压降,經過耦合电容器C輸送到負荷。它的优点是可以将沒有用的直流成份分开,不使流到負荷中去,另外是价格低廉。但是它也存在着不可免的缺点,就是电阻上产生的电压降很大,消耗功率,影响了工作效率。

③扼流圈輸出回路:把圖13中屏極回路里阻值很大的电阻R取消,换上一个直流电阻很小的扼流圈L,就可以克服阻容輸出回路中电阻上电压降过大的缺点(圖14),电子管可以得到較高的屏压(或是电源电压可以低些)。但它的缺点是扼流圈价格較貴,而且笨重。

④变压器輸出回路:变压器輸出回路如圖15,它的特点除了和扼流圈相似以外,还有一个更大的优点,可以使电子管和負荷之間得到滿意的匹配。

因为只有在負荷的阻值和电子管所要求的一样时(匹配)才能获得最好的效果(例如音質好、输出大等等)。但是負荷的阻值却不是都能滿足电子管的要求的,例如电动式喇叭只有几欧,而电子管要求的負荷是数千欧,怎么办呢?解决的方法就是利用变压器。合适的变压器能够使負荷和电子管达到匹配,获得优美效果。


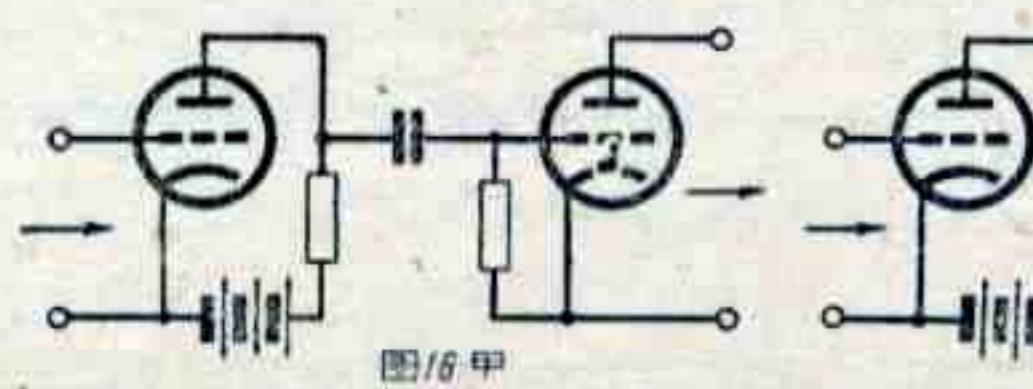


图15甲

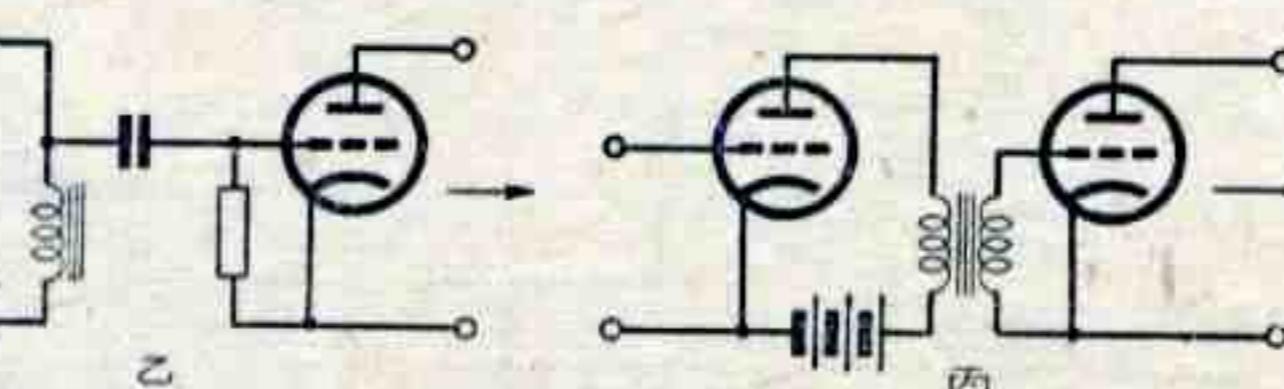

乙

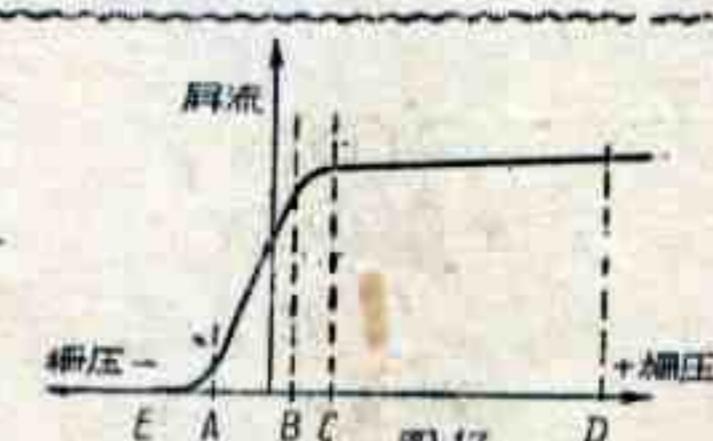


图17

兩級放大器間的耦合方法 上面所談到的輸入和輸出回路，如用在兩級放大器之間，就成為級間的耦合回路。一般收音机除了不用直接輸入式外，其它的几种回路是常用的。因此，耦合回路可以綜合成三种：①阻容式，②扼流圈式和③变压器式（圖 16 甲、乙、丙）。阻容式因为便宜，音質好，用得最多。

4. 放大器的失真問題

由上面的事实可以看出，只要有一个信号輸入到柵極并在屏極接一个适当的負荷就能得到放大的信号。如果这样想那就只对了一半，問題是并不那么簡單的。如果隨便地把一个信号电压輸入到柵極，在屏極負荷上得到的放大了的信号，很可能和原来的信号形狀完全不同（無線電工程中称这种現象为“失真”或“畸变”）。它的原因主要是因为屏流和柵压的关系不是直線性的緣故。以一个典型的电子管屏柵特性曲綫（圖 17）为例。这条曲綫可分为四部分：起始的弯曲部分 EA，無失真的直線部分 AB，过渡的弯曲部分 BC 和饱和的直線部分 CD。如果信号电压是在 A 点左右摆动，电压增加时会使屏流增加很多，但电压減少时，屏流却減小得很少，于是屏流和輸入柵極的信号电压的形狀就不完全一致，上半部大而下半部小（圖 18），产生失真。

同样，如果信号电压在 B 点左右摆动，失真情形和圖 18 相仿，不过这时上半部放大得小而下半部放大得大（圖 19）。

因此，只有讓信号电压在直線部分 AB 的中点 F 左右摆动时，屏流才和柵压一致（圖 20）。所以要获得不失真的輸出，一定要使輸入电压工作于电子管的直線部分。

一般說来，信号电压都是在 O 的左右摆动，但是要使它能工作于电子管的直線部分，就不得不把它偏移一下，从 O 点移至 F 点（見圖 20）。这种偏移手續是

靠加一个負的电压在电子管的柵極上获得的。所加的負电压在無線電工程上称为“柵負压”或“柵偏压”。对于每一个电子管所要加的柵負压到底多大，都可以从电子管的特性表中查到。

柵負压怎样加到柵極上呢？最簡單的方法就是利用电池。將它的正極接在电子管的陰極上，而負極接到柵漏或变压器上，这样柵極就得到了一个負电压（圖 22）。这种方法多只用于电池式收音机中。由于柵極沒有电流，所以只要这个电池不耗盡，可以用得很久。另一种供給負压的方法是“自給式”，电压是从乙电池中取得，綫路見圖 23。把一个电阻（称为丙电阻）串联到乙电池負端和电子管的陰極之間。其中圖甲是丙电阻只供一个电子管負电压的情形。当电子管的屏流經电阻 R，电流方向是由电池正極經屏極而陰極再經电阻回到負極，在电阻上产生了电压降，“1”端的电位比“2”高，即“1”为正，“2”为负。如果把柵極电阻或变压器接到 2 的話，那么柵極就得到比陰極高的电位。

圖乙是多个电子管合用一个丙电阻的情形。各个电子管的屏流都經過这个丙电阻而回到电池負極。

1 端的电位比 2 端高，各电子管的柵極接在电阻上的适当抽头上，就能得到适合的負电压了。

丙电阻值的計算可以用歐姆定律，即 $R = \frac{E}{I}$ ，R 是所求的电阻数

值，E 是所需要的柵压負电压值，I 是通过这电阻的总电流。下面是計算方法的举例：

(1) 6C5 屏压为 250 伏，屏流为 8 毫安，柵負压需要 -8 伏，求丙电阻值

$$R = \frac{8 \text{ 伏}}{0.008 \text{ 安}} = 1000 \text{ 欧。}$$

(2) 一放大器由 6C5 和 6V6 组成，屏压 250 伏，6C5 屏流为 8

毫安，6V6 的总电流为 50 毫安。6V6 柵負压为 -12.5 伏，6C5 柵負压为 -8 伏。求丙电阻

$$R = \frac{12.6}{0.05 + 0.008} = 200 \text{ 欧。}$$

$$R' = \frac{8}{0.05 + 0.008} = 133 \text{ 欧。}$$

因此，6C5 的柵負压在 133 欧处接出，6V6 的柵負压由全部电压供給（圖 22 乙）。

实际上在丙电阻的兩端还常并联有一个容量很大的电容器，使信号电流不經過电阻，不受損失。这个电容器的容量大約是 10—20 微法。

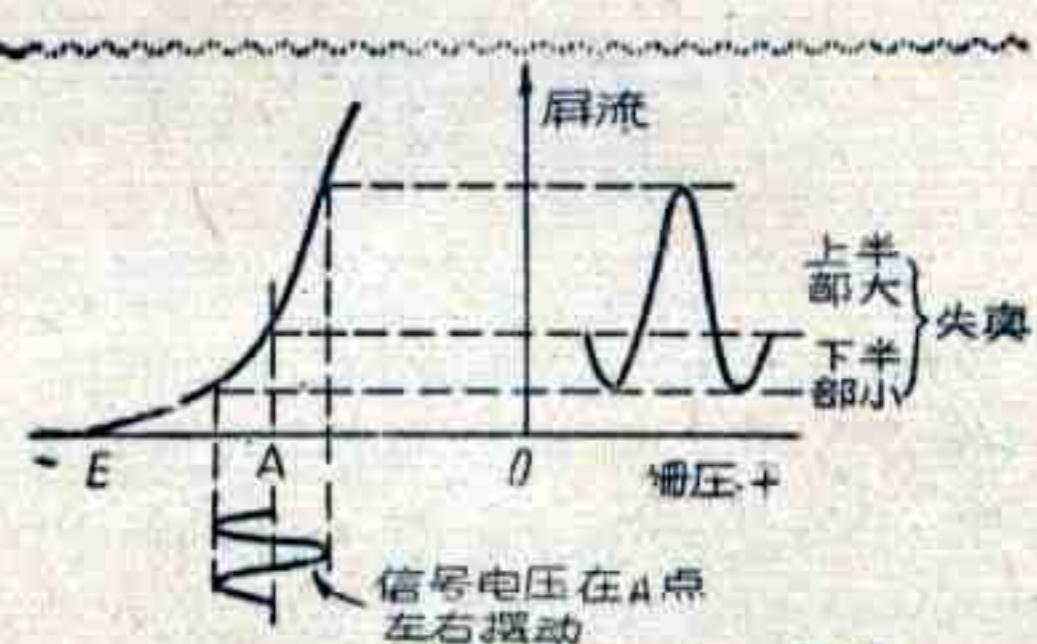


图 18

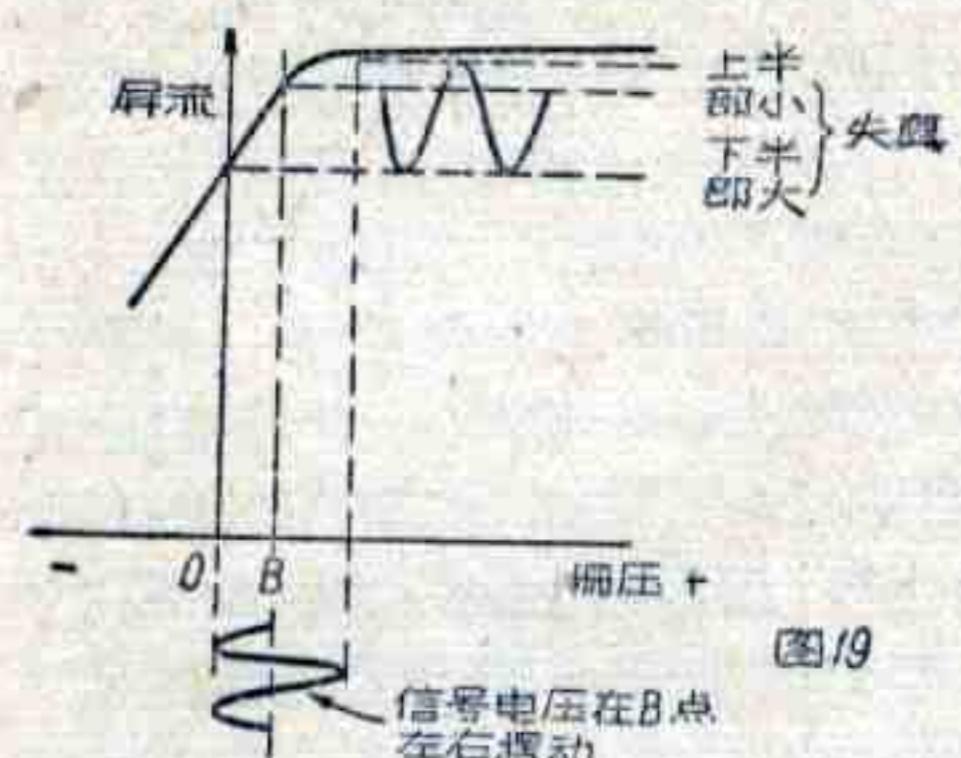


图 19



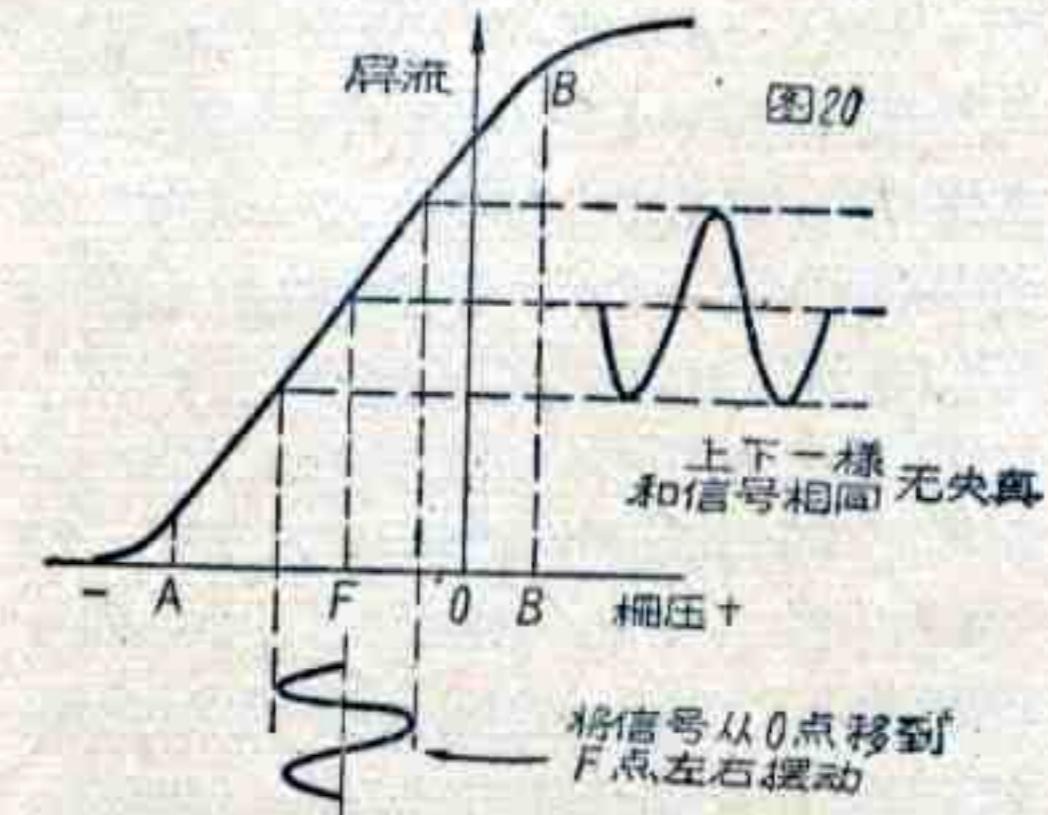


图 20

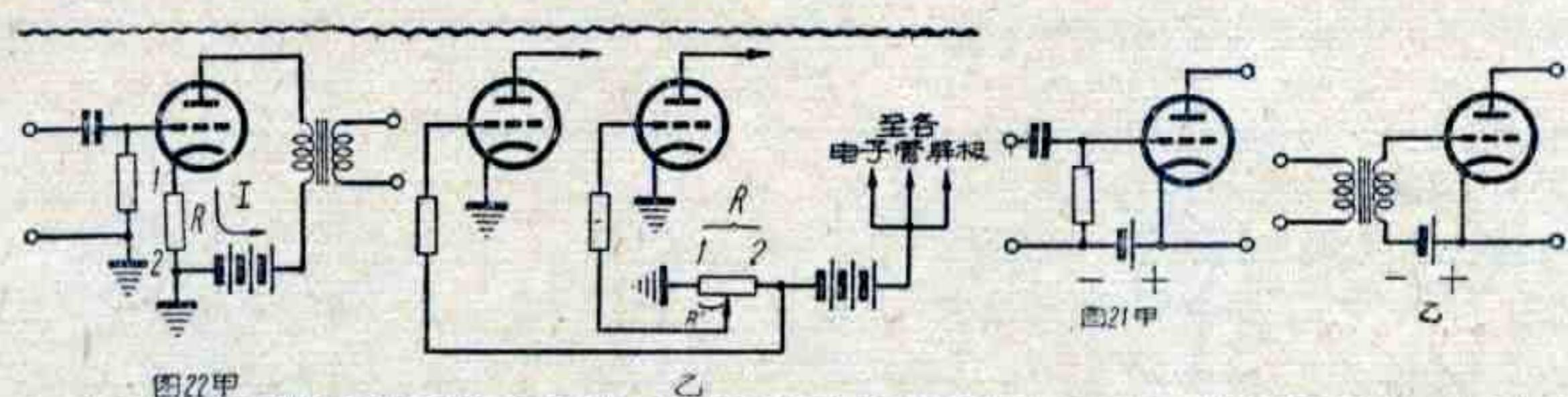

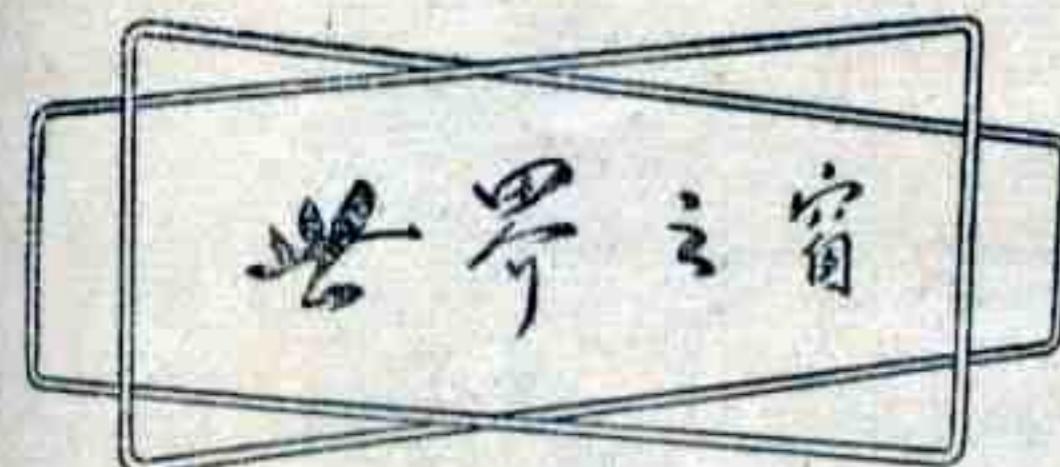


把文字变成声音

苏联制成“声音綜合器”

苏联科学家最近制成了一种把文字变成声音的机器。这种名为“声音綜合器”的机器不仅可以产生人的声音，而且可以产生某些（目前只有六种）乐器的声音，从而可以不用乐器演奏者而奏出某些音乐作品。

这种机器有兩部分，一部分是

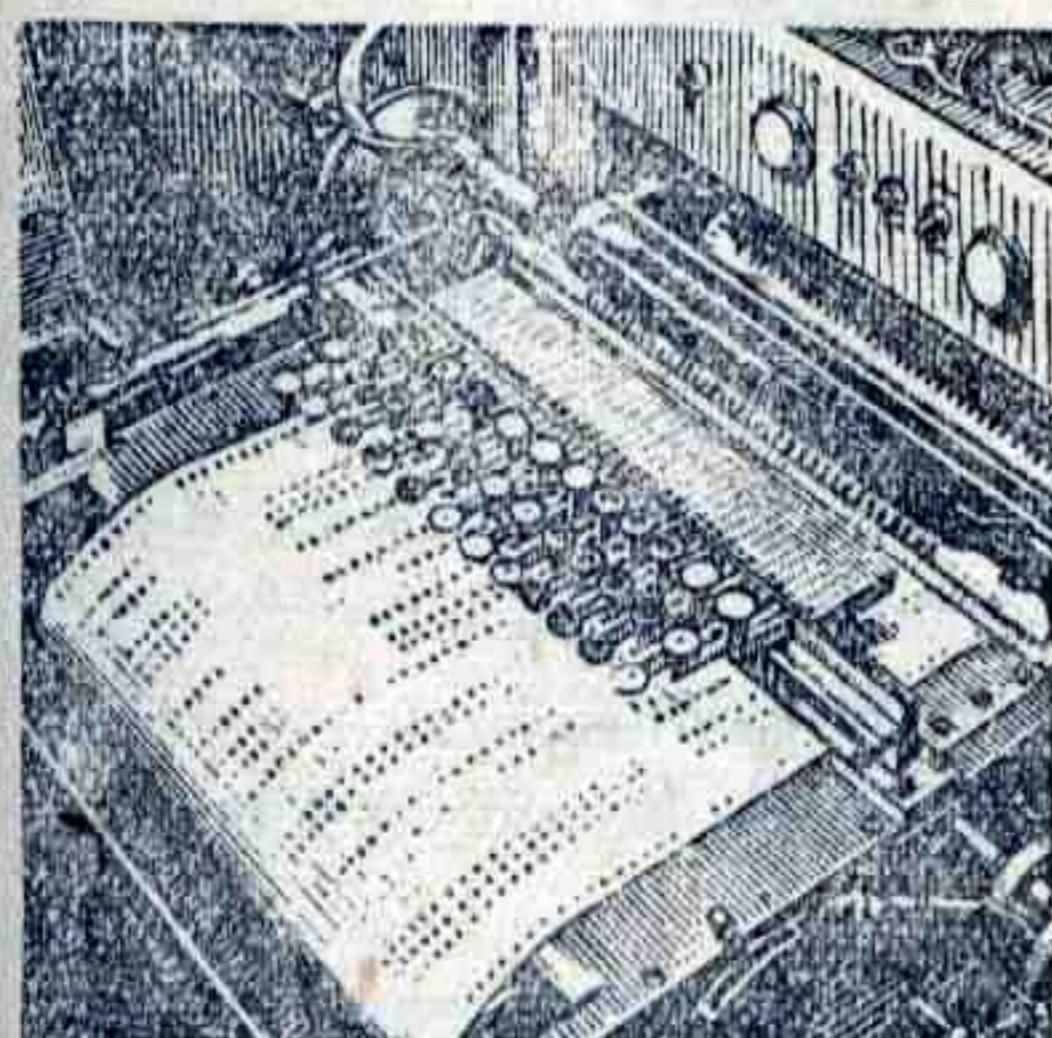

声音綜合器

打孔用的鍵盤，外貌極像一般打字机的鍵盤，每行可以同时打十八个孔，按音調、音色、音响等各方面的需要，把需要变成声音的文章变成符号。一部分是發出声音的裝置，包括十八个光电管和許多發音的振动室、輔助室，把符号变成声音。光电管中有些是控制音調的，有些是调节音色的，有些是控制声音的起落和長短的，还有一些是控制音响的。振动室和輔助室则因为光电管的調節而配合起来，發出具有各种音調和音色的声音。使用的时候，首先把需要变成声音的文章，用鍵盤在紙帶上打出許多小孔。然后，帶小孔的紙帶一行一行

順序在光电管前移动。在光电管前出現小孔符号的时候，它們就根据符号的需要使振动室和輔助室配合起来發出声音了。

用無線电望远鏡觀測太陽

美国斯坦福特大学將建造一座無線电望远鏡，用来觀測太陽。它由 32 座拋物綫形 鋁質天綫組成，分置兩行，成为一个大的十字形，佔地約 81 公亩。这种仪器將在 3000 兆週頻帶內檢收太陽的微波放射。

盤形天綫像電視攝影机向影像进行扫描一样对太陽的表面进行扫描。呈現出的像片是太陽的“色輪”——一种湧涌澎湃的神秘白热層，高出太陽表面約 10000 公里。

人們發現“色輪”已經許多年了，但是对“色輪”知道得还非常少。二次世界大战后，無線电天文学的發展对于揭露“色輪”的秘密增加了新的力量。大家相信“色輪”与太陽黑子有关，而太陽黑子又与妨碍通信的磁暴有关。

这 32 座天綫將同时直对太陽表面进行扫描，太陽在天空移动，它可以自动跟踪。整个日輪的相片可在兩小时内拍完。天綫效能不受云層阻擋的影响。

这种新设备的主要优点是对太陽面的扫描細小度达到一平方度的千分之三，比过去無線电天文学和雷达所获得的都精确。（李奠塵）

运输導彈

一种运输用的導彈已經在美国試制成功。这种導彈能够装运医藥、食物、燃料等等。導彈起飞以后，由地面小型無線电發射机控制着陆。卸运完畢，射回基地，繼續使用。（張淵凌譯）

超声波測管机

超声波在工業上已有广泛的应用，最近美国制成一种利用超声波来探测空心薄壁管厚度和表面縫隙的机器。以往測薄壁管的耐压强度

时，是用破坏性的測試法，也就是要把管子压破后，才能試測出管子的耐压程度。現在用超声波測管机就可以不必用破坏性試測法，利用超波的回声，则管子的厚度和表面的縫隙就可以用示波器上的圖形表示出来。

（叶培松譯）

用太陽电池的收音机


利用自然界的太陽的热能來发电，而使收音机放出声音来的夢想，已經隨着科学的进步而得到解决。圖示日本試制的用太陽电池的 5 管和 7 管超外差式晶体管旅行收音机。这种收音机不仅可以在白天收听，就是在太陽落山以后，也可以用裝在机內的 PD 电容器里充电的电源来收听。

試制的 5 管式晶体收音机里用直徑 30 公厘的硅太陽电池 16 片，分成 4 組串联放置在机箱上部；7 管晶体式收音机里用直徑 20 公厘的硅太陽电池 28 片，串联后裝在机箱的后板上，机內裝有陰天或夜間备用的光電电池。

日光电池



日光电池

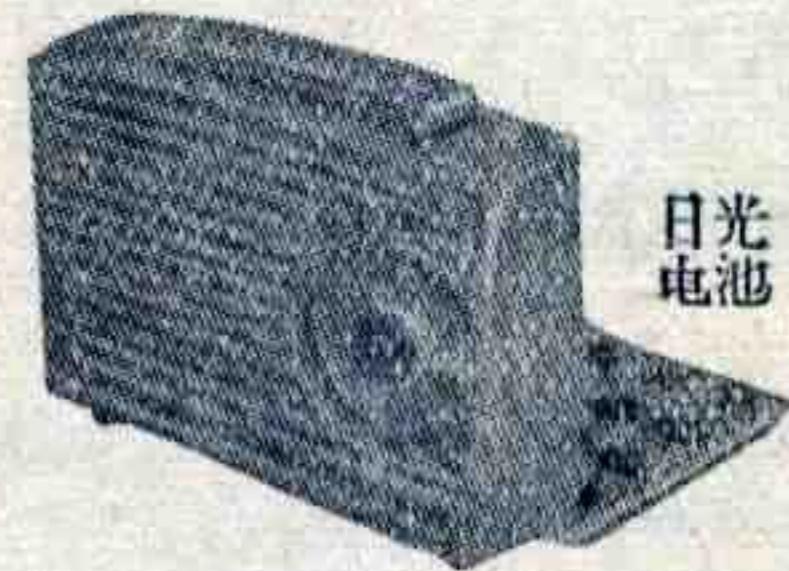

（王雪村）

为什么

一、張佑用一架交流超外差式收音机收听广播，当他把喇叭移往机壳外时，不小心弄断了喇叭接綫（圖1），有趣的是收音机仍然發出广播的声音。开始以为耳朵錯覺，仔細檢查后發現声音确实从底壳上發出，这个現象怎么解釋呢？

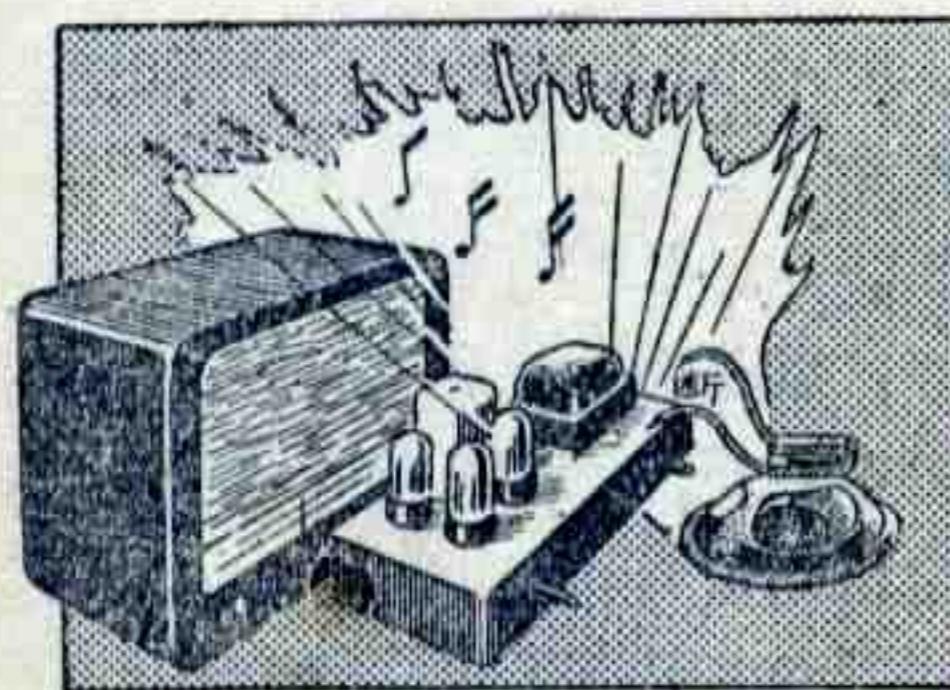


圖 1

發出歌声，但当把乙矿石机断开时，喇叭歌声停止了。为什么？（圖2）

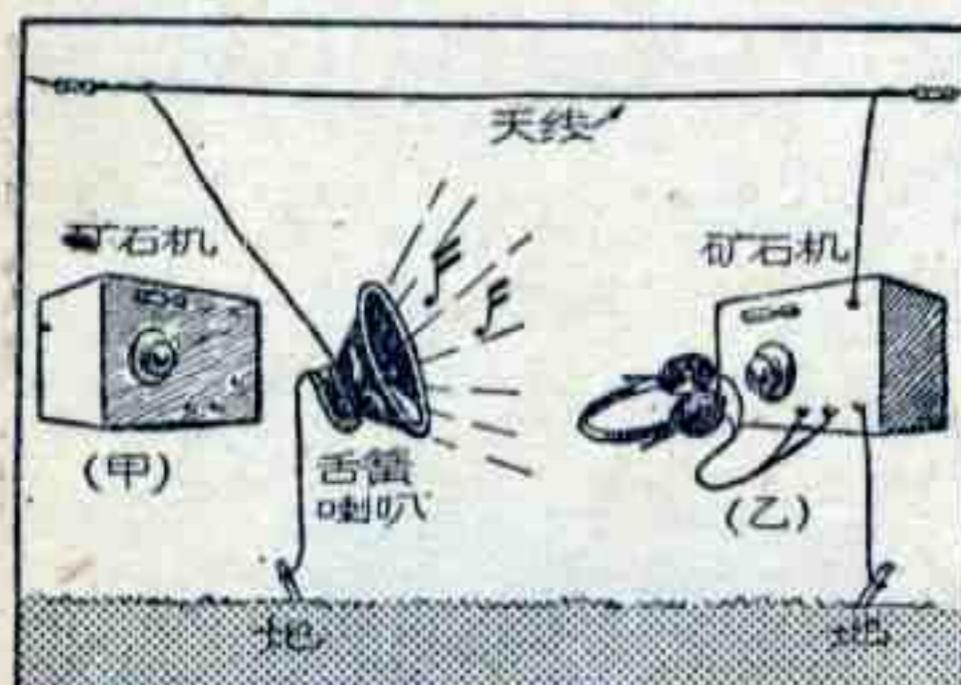


圖 2

三、易水偶然發現將耳机一头接暖气管上，一头用手拿住（圖3），就能从耳机听到广播，將手拿的一端接到天綫上去时，声音更大。这是为什么，（張沖）

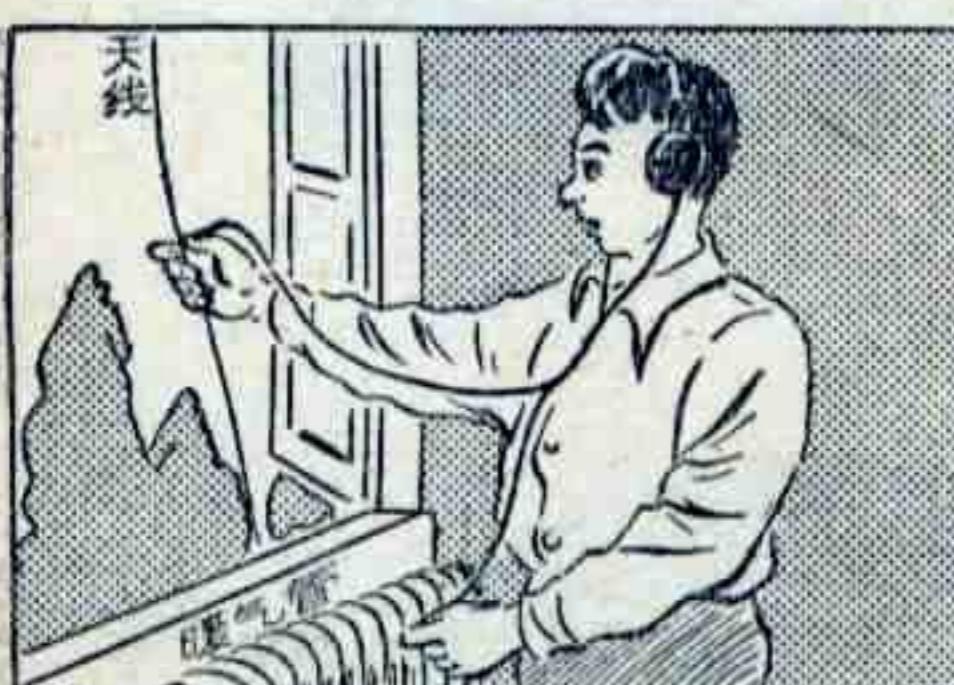


圖 3

下綫圈罩的时候，相声的声音忽然变得很小，他轉了轉調諧电容器，声音才又恢复正常；等他把綫圈罩重新扣上去的时候，收音机的声音又小了，当他把調諧电容器轉回原来位置，声音才又恢复正常，他这样反复試了几次，發現加上隔离罩与取下隔离罩时，电台在刻度盤上的位置会移动，这是什么原因，为什么？

四、小文剛剛修好一架收音机，收听着一段有趣的相声，打算休息一下。这时他看見綫圈罩很髒，就把它取下来擦拭一下（圖4），可是当他取

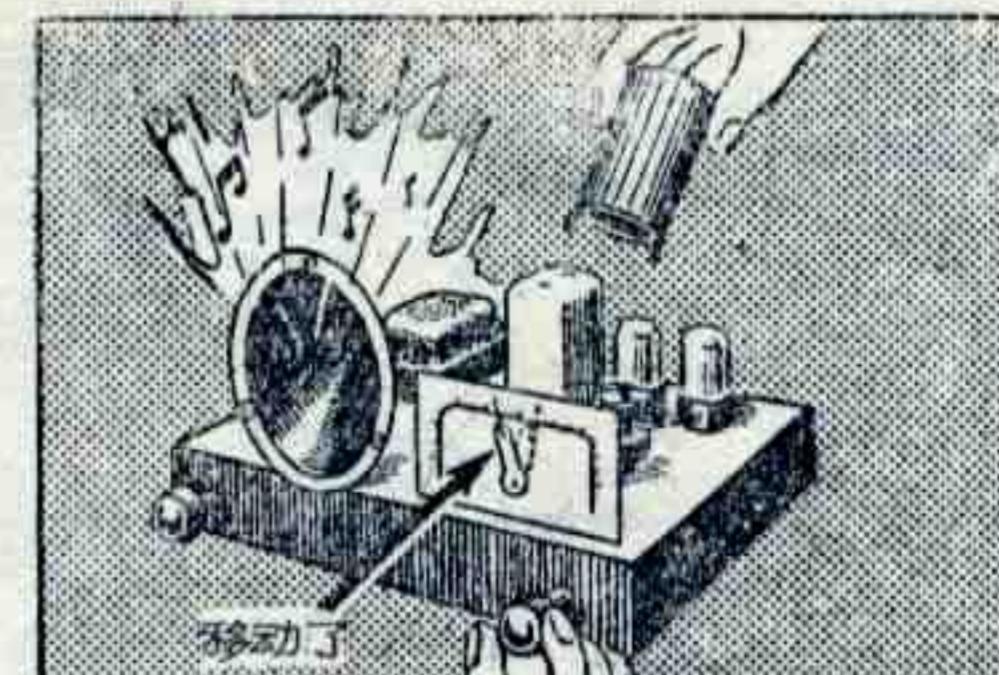


圖 4

五、有一架收音机正在接收一个电台的播音，当換用了另外一根天綫以后，这个电台在刻度盤上的位置就移动了，（圖5）为什么？（蔣煥文）

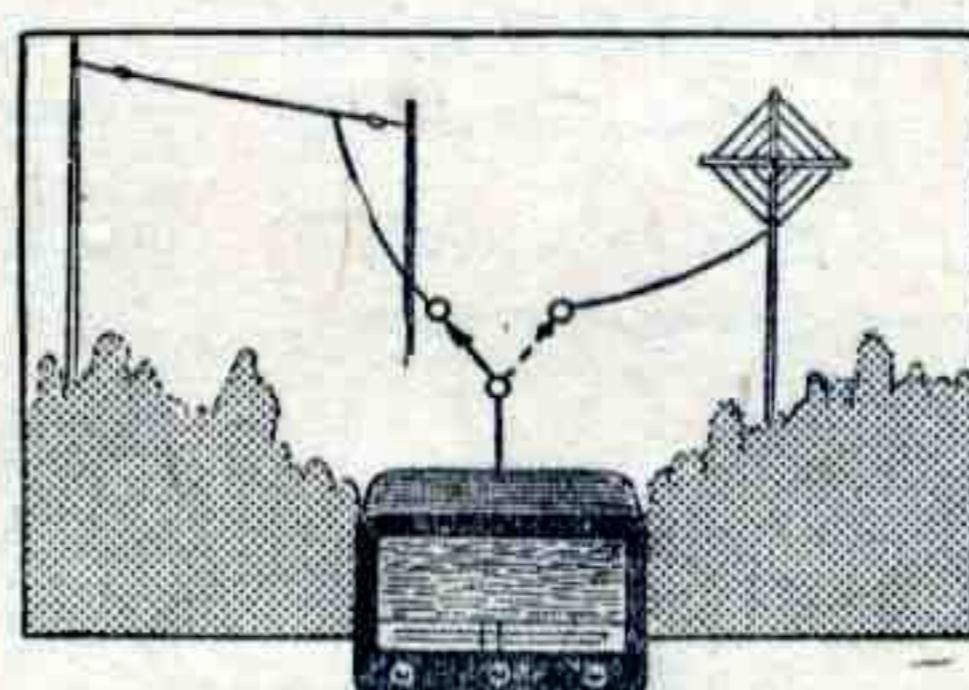


圖 5

第 6 期 为什么答案

一、硅鋼片所具有的 μ 值，与硅鋼片所受內应力有关，內应力很大时，硅鋼片的 μ 值就变低，用作扼流圈的鐵心时电感量也愈小。小金在第二次在扼流圈裝硅鋼片时是費了很大勁用鎚子敲进去的，因此使硅鋼片受到很大內应力，而使 μ 值降低，电感量就会变小了。

二、用普通鐵質起子調中頻变压器时，起子放入綫圈中时等于加入一个鐵心，会引起电感量的变化，因此很难調准，用銅起子或膠木起子时，就不会有这种現象。

三、变压器是根据电磁感应的原理制成的，只有交流电才能不断地产生电磁感应，而使变压器起升降电压的作用，用变压器升降直流电压是办不到的。

四、用很長的双股綫远引喇叭，恰如在輸出变压器次級綫圈的兩端并接了一个电容器，它使輸出信号中的高音部分傍路，因而揚声器發声就沉悶了。

五、由于电子管的構造不見得完全对称，兩個屏極的內阻也就不会完全相同。于是，在并联使用时必然会出现这样的情况：內阻較大的二極管將通过較小的电流；而內阻較小的二極管將通过較大的电流，它的屏極会因此过荷而燒紅。这种現象，在汞气整流管中特別显著。这是因为它的內阻原来就比較小，兩管物理特性有很小的差別，就足以造成較大的差異百分数。如果在每一个屏極回路中串接一个50到100歐的綫繞电阻 R 就可以使电流的分配平均。

趙



无线电问答

1 李叔兴問：今年第二期發表的“無線電控制模型飛機”一文中發射机能否改成單管三点式？線路如何？

答：可以，但功率大約要減小一半，容易引起操縱失靈。如改用電力較大的交流管如6C4等，只需用一個電子管。線路並無更改，另一燈座可以空着不用。

2 倪繼祖問：“無線電控制模型飛機”一文中電動發電機何用？

答：發射機工作時需要高壓乙電，電動發電機就是將低壓蓄電池的電能轉變為高壓，供應發射機工作。可用120伏干電池代替。

3 李叔興問：“無線電控制模型飛機”一文中接收機所用的鐵粉心線圈可否用空心線圈代替？數據如何？鐵粉心成份如何？能否自制？

答：鐵粉心是一種“細分程度”很大的碳基鐵末，用絕緣膠壓制而成。可以導磁但不能導電，所以在高頻率電感中工作渦流損失很小。尚無簡易的自制方法。

可用等值的空心電感代替：用18號銅線約在直徑25公厘管上繞8圈，在四圈處抽一中心抽頭。把線圈拉長至30公厘。另外，在這線圈的兩端需并聯一5—50微微法的半調整電容器，以調節諧振頻率。

4 趙世萬問：上文中所用高扼線圈为什么要繞在2兆歐的電阻上？

答：高扼圈繞在阻值很高的電阻上是一種習慣的簡便方法，是利用電阻作為線圈管。

5 李叔興問：上文中接收機中用來固定 L_3 和 L_4 的螺絲是鐵的還是銅的？用鐵的有何影響？


答：猝熄線圈在超音頻範圍內工作，所以中間固定螺釘材料影響不大，如用鐵的，那末兩線圈之間的互感就會稍微增加一些。所以銅的鐵的都可以，但要求用細一點的螺絲。

6 王新問：1957年2期7頁圖3中 $R_1R_2C_2C_3C_4$ 的數值是多少？9頁圖9中 C_4 的數值應為多少？

答：7頁圖3中， R_1R_2 各10千歐， C_2C_3 各0.0001微法， C_4 是0.002微法。9頁圖9中 C_4 應改為0.01微法。（以上陶考德答）

7 漯河市廣播站問：無線電56年12期11頁上介紹的“磁性錄音消磁器”一文規定有鐵心的尺寸，但我們現有的錄音機鐵心如附圖式樣，相差4公厘，不知是否合用？請示繞法、鐵片疊厚，以便照作。

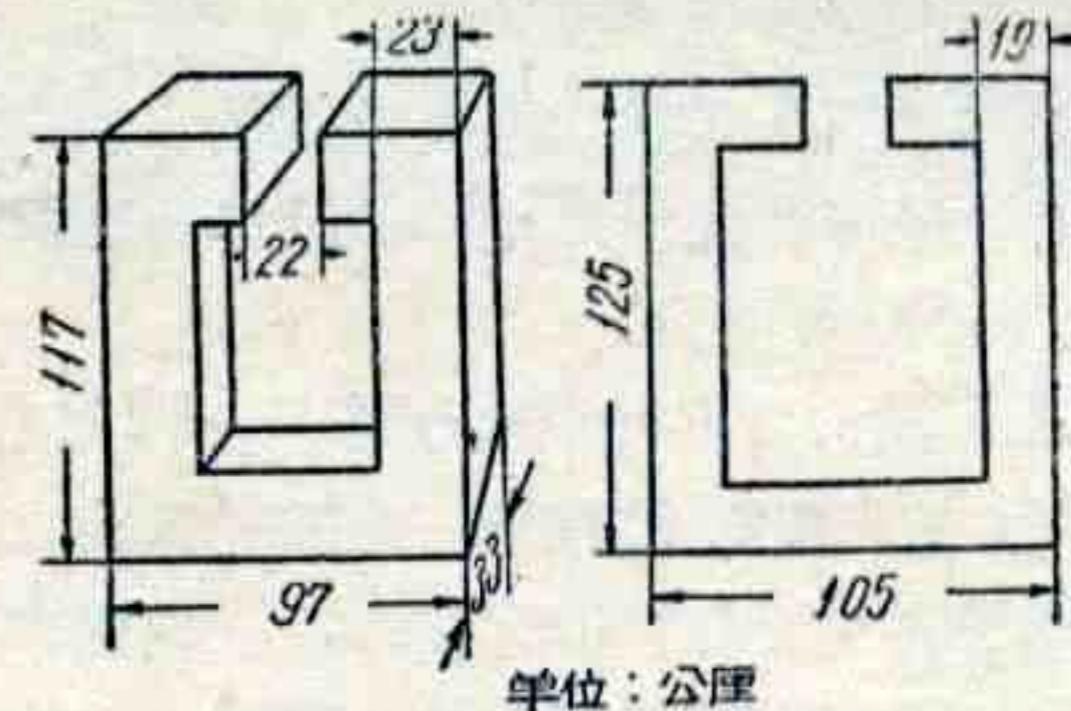答：按裝附圖規格應疊厚35公厘，圈數及繞法，線號與56年12期所登一文同，應注意兩組線圈繞的方



向要一致，以避免互相抵消。未知你處用何類鐵心，無法準確估計電流值，但應不超過2安為原則（電壓為220伏），因該器的主要產生足夠交變磁場，故對設計無需過於精確，一般消磁器300—500瓦已足夠達消磁效果。最後注意該器空隙不宜小於10公厘，這樣可使空隙周圍磁場更接近成幾何級數衰減，以便達到良好消磁效果。

8 漯河市廣播站問：我們的錄音機是國產“鐘聲牌”，膠帶是捷克斯洛伐克出品，在錄第二次音時，仍能清楚聽到前次的聲音，據說這種膠帶磁感差，但到底是機器毛病還是膠帶不好，請幫助弄清怎麼辦？

答：引起第二次錄音後還能清楚聽到第一次聲音時原因有三：①偏磁（消磁）電流太小，這種毛病最為常見；②音量過大；③磁帶頑強力太大。在鑑別①②毛病時，可使用蘇聯Л型磁帶錄一標準100%調幅的一千週聲帶，同時在偏磁供給電源回路里串一可變電阻，開動機器並放在錄音一擋，不輸入任何信號，然後調整輸出偏磁電流，當調到監聽喇叭里剛不聽見一千週時為最佳點，然後在本機器用捷克膠帶上錄100%調幅的信號，檢查它的強度是否同標準100%調幅強度在一個水平上，並把它調節到一致水平。這樣將該磁帶（即捷克膠帶）再通過消磁頭聽是否有消不掉的聲音，若有就可肯定這是磁帶的毛病了。磁帶頑強力太大，一般很少發生，因磁帶在出厂前都經校驗，若發現在標準消磁頭上消不掉，可拿下來用消磁器消，若再消不掉，則就無能為力了。但應特別注意，不要把串音誤認為是第一次所錄之聲音。

9 王新問：我們在一只電唱機木箱里，自裝了一部鋼絲錄音機，在放音時不開唱機馬達，交流聲及信號還較正常，馬達一開，交流聲立刻上升40%，錄音時還好，交流聲只佔2%左右。由於木箱不太大，所以另件位置都比較擠，請問是何原因，要怎樣才能制止放音時的交流聲。

答：馬達一開就產生交變磁場，影響磁頭，即產生交流聲。考慮到在錄音時，聲音的監聽部分可能由擴大機直接輸出，未經回音頭，所以當錄音時所聽到的聲音，不是由磁頭回音出來，而直接由擴大機輸出，當然交流聲就小得多了。另外可考慮到在你這樣裝置下，要徹底消灭交流聲是不可能的，我們可在磁

头外或馬达四週包一層銅皮通地，來尽量減少交流声，只有当馬达同磁头空間距离拉远些才能徹底解决交流声問題，一切有优良效果的磁性录音机都做到了这一点。（以上楊燭樞答）

10 丁志良問：怎样知道电子管某一脚与管內那一電極相联？它們的联接有無一定的規律或規定？

答：电子管各極与管脚的接法，一般規律是：4脚或6脚管，粗的兩脚是灯絲，5脚管，对称而靠攏的兩脚是灯絲，8脚管的1、8和2、7兩脚是灯絲，頂帽是控制柵極，但这也仅仅大体如此，例如常用的6SQ7和6SR7，7、8脚是灯絲，就和上面所說的不一样。因此，要确实知道任一电子管管脚的接法，只有查对管脚接綫圖。接綫圖在各种电子管特性手册上都有記載。

11 姚家驥問：自制超外差式收音机一架，最近因中頻校的次数过多，晚上7点30分到10点一段時間內，音質模糊，音量減輕，只能收一个电台，請問原因？

答：由于这段时间內，市电負荷增加，电压跌落太低所致。与中頻無关。請加一升压变压器，把电压調高到收音机額定电压一試。（磷）

12 劉義等問：在收音机綫路圖中的电阻，只标出它們的电阻值，未标出它們的瓦数，那么怎样才能知道它們的瓦数呢？

答：在收音机里所用的电阻，主要是炭質电阻，一般的瓦数都很小，約在 $\frac{1}{4}$ 瓦到1瓦上下本刊过去發表的綫路圖中，瓦数的标示方法見1955年1期27頁。1瓦的电阻長約3公分左右， $\frac{1}{2}$ 瓦的長約2公分， $\frac{1}{4}$ 瓦長約1公分。电阻的瓦数愈大則体积愈大。

13 張和等問：請告知厘米、毫米、公分、公厘之間的关系？


答：公尺=米、公分=厘米、公厘=毫米、因此1公尺(米)=100公分(厘米)=1000公厘(毫米)。(旭)

14 李祥問：电眼6E5的螢光屏暗了，能否复原？

答：电眼不够亮有兩种原因：1.屏压太低——提高屏压到200—250伏，可使螢光屏亮。2.螢光屏因用久而剥落——無法复原。

15 汪克明問：我想把155型收音机上的拾音器插口改成耳机插口，在耳机插上时揚声器不响，应如何改法？

答：請照附圖改裝即可。（以上陈治答）

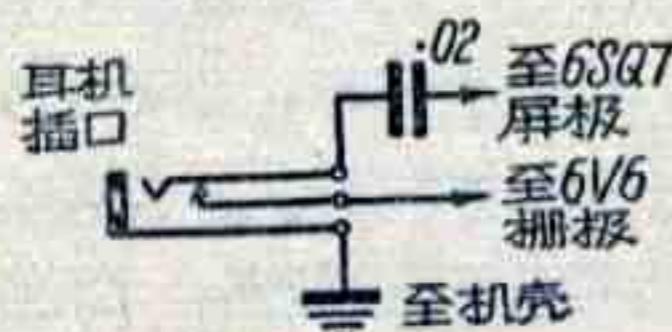

1957年第7期(总第31期)





- 人造衛星中的电子学 杜連耀(1)
什么叫相角差 (3)
新型的功率放大級——丁类放大器 沈成衡編写(4)
战士的保护者——地雷搜索器 沈銘宏(8)
为什么唱針尖端不經過唱片中心? 王京(9)
簡便的自動轉播裝置 張錦飭(11)
北京電視塔正在設計可以放送彩色和兩種黑白节目 (12)
談談 6SA7 变頻管的振盪回路 沈銘宏(13)
对“平衡交流声的輸出电路”一文的意見 蔡体伋(15)
光电式电唱头 肖天(16)
鋸接經驗 蔣宗彥(17)
介紹一种不用倒相管的推挽电路 俊(18)
成都市学生的業余無線電活動 張如明(19)
小小旅行机 不用天地綫 薛乾康(20)
一只适合業余自制的復用電表 馮鑑生(21)
走小步子的巨大人 (23)
能供多人練習發報、通報的振盪器
及控制箱 每文(24)
收音机的自動关闭裝置 穆振声(24)
听筒在帶乙电收音机里的接法 觀周(25)
資料 农乐牌一灯干电再生收音机 (25)
二管三管收音机——I 又(26)
世界之窗 (29)
为什么? (30)
無線電問答 (31)
封面說明：利用無線電子學設備來跟蹤人造衛星圍繞
地球運轉的軌道 (傅南棣画)

編輯、出版：人民郵電出版社
北京東四六條15號
電話：4-5255 电報掛號：04882
印 刷：北京市印刷一廠
總 破 行：郵 京 美 术 印 刷 一 廠
訂 購 处：全 國 各 地 郵 電 局 所
代 訂、代 售：各 地 新 华 書

定价每册2角 預定一季6角
1957年7月19日出版 1-60.338
上期出版日期：1957年6月19日
(本刊代號：2-75)

超外差收音机振盪电路的跟踪

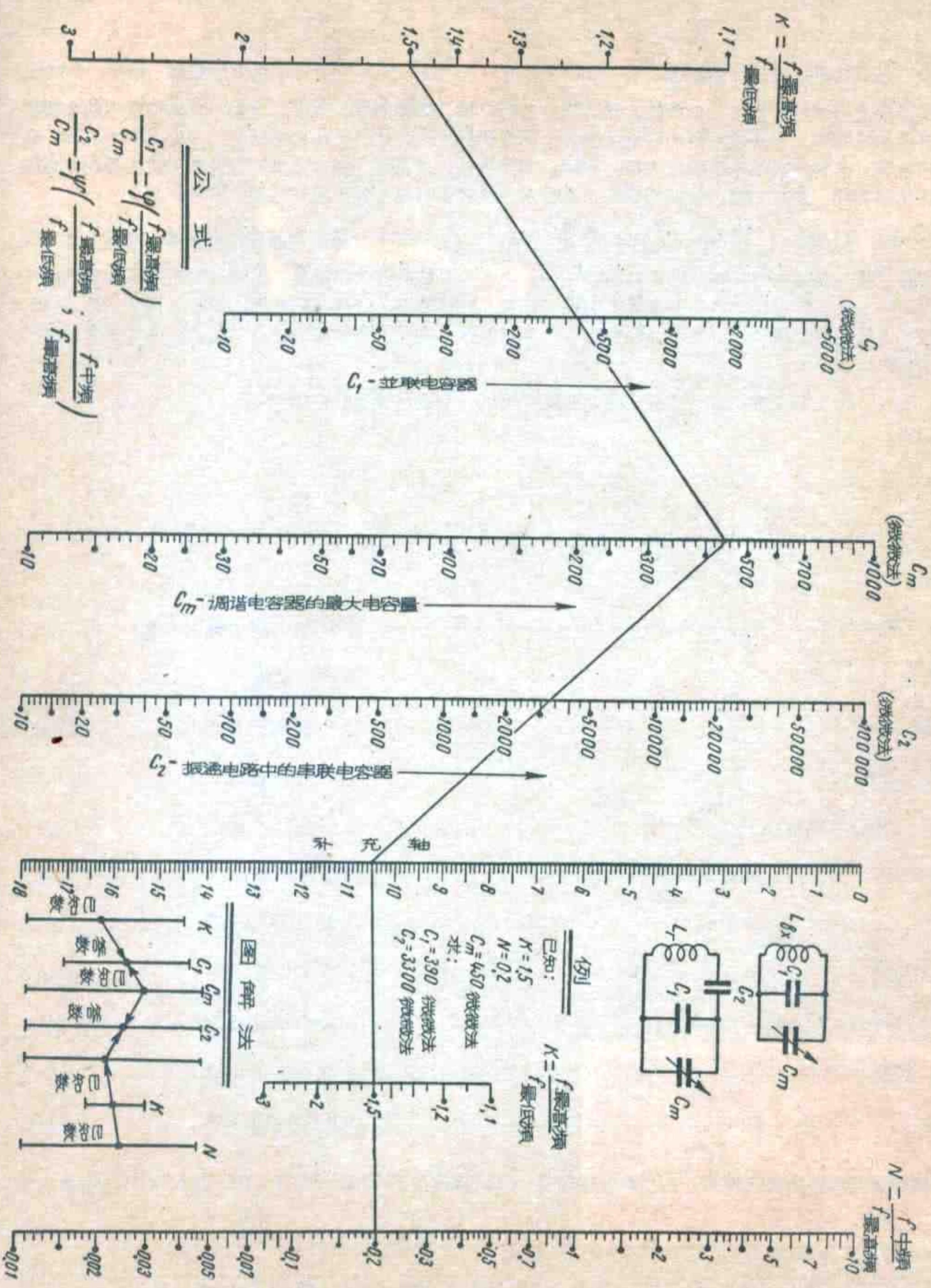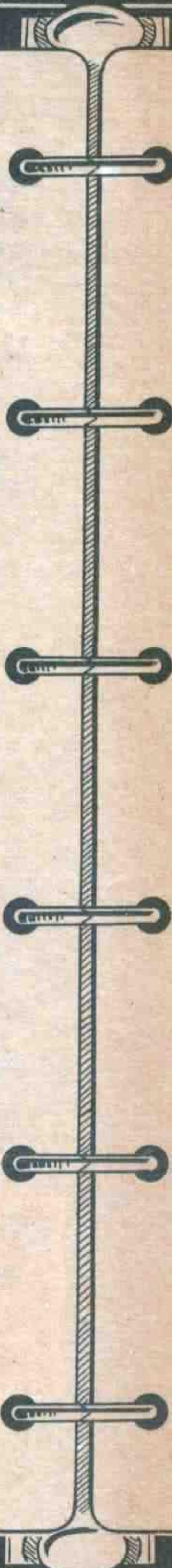

新書預告

音頻放大器的設計與調整.....日本島山鶴雄著 估價：2.20元

音頻放大器就是用來放大小聲音的低頻放大器，它是有線廣播、無線通信、錄音、電影等機件構造中的主要組成部分。本書詳細地討論了音頻放大器的設計及調整上所必要的原理、設計方法和電路等。內容共分十三章，分別敘述聲音的性質，各種型式的電子管放大器，電源，頻率特性，負反饋 制作及調整以及各種放大器的具體設計電路等。供從事有線、無線廣播、無線通信的工程技術人員和專科以上學校電信系師生參考。

發射電子管電話工作狀態的理論和計算.....蘇聯阿格阿丰諾夫著 估價：2.70元

本書是講發射機（包括電信局用的和廣播電台用的）中各電子管應該怎樣計算，某種發射機應採用那些管子等。書中首先簡要地敘述發射管的各主要參數及特性，以及一般作電報工作狀態的計算，然後分別將三極、四極、五極管作高頻放大及各種調管用的計算方法和特點逐一加以敘述，並用實例說明。最後尚附有蘇聯常用發射管的數據及特性曲線。

（上列二書約10月出版，由新華書店發行，請向當地書店聯繫購買）。

電信圖書介紹

業余無線電手冊	蘇聯庫里柯夫斯基主編	1.80元
簡單交流收音機	馮報本編著	0.48元
陰極輸出器	蘇聯卡明尼爾著	0.26元
業余短波收信機的設計	蘇聯舒里金著	0.65元
怎樣抑制電氣設備對無線電的干擾	蘇聯留托夫著	0.46元
無線電廣播工程	錢鳳章編著	1.40元
高頻放大器	蘇聯西福羅夫著	1.40元
光電管及其應用	蘇聯切契克著	0.60元
諧振	蘇聯格列科夫著	0.60元
工業用電子儀器	蘇聯金茲布爾格等編	0.70元
晶体三極管	蘇聯費多托夫著	0.48元

（上列各書請向當地新華書店購買，如當地書店無書，可直接匯款至“北京王府井大街北京郵購書店”郵購）。

•人民郵電出版社出版•新華書店發行•