



无线电 2
1957






第二屆国际無綫电 运动員比賽大会

在第二屆国际無綫电运动員比
賽大会上。

1. 大会会徽
2. 大会主席台
3. 中国手抄組
4. 苏联手抄組
5. 保加利亚手抄組

(中国人民国防体育协会供稿 施渭澄攝)

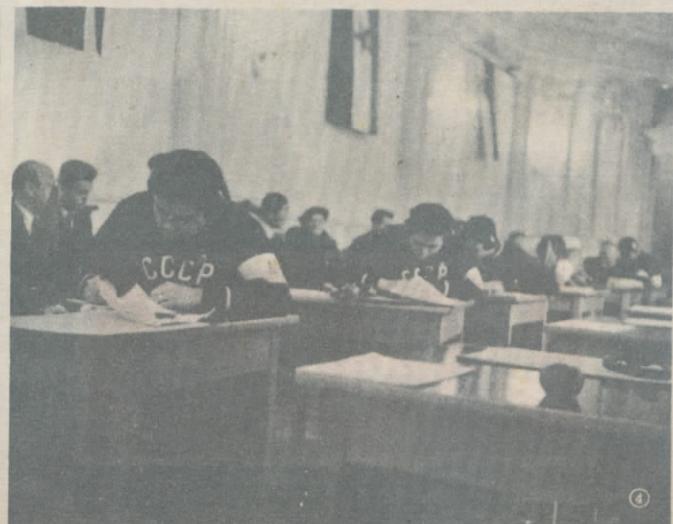



(照片是中国队全队队员，自左至右：裁判汪勳、队长童效勇、运动员杜效甫、黄纯庄、魏诗娴、孙淑芝、教练田绪伦、运动员王祖燕）

在卡罗维瓦里

中国无线电代表队队长 童效勇

1956年应捷克斯洛伐克支援军队志願协会的邀请，我国派出无线电代表队参加了在捷克斯洛伐克的卡罗维瓦里举行的第二届国际无线电运动竞赛大会。参加竞赛的有苏联、中国、捷克斯洛伐克、保加利亚、波兰、罗马尼亚、民主德国和朝鲜等八个国家，蒙古和南斯拉夫也派出了观察代表团。所有参加竞赛的运动员们，都是各国最优秀的业余无线电爱好者。每一个国家的代表队，都由三名手抄报运动员和三名打字机抄报运动员组成。

大会自1956年11月5日开始，经过了9天紧张的竞赛，于13日全部结束。竞赛的结果是：中国队以5227.63分获得第一名，苏联队以4636.62分获得第二名，保加利亚队以2179.50分获得第三名。以下的名次是：捷克斯洛伐克、朝鲜、罗马尼亚、民主德国、波兰。

亲密的朋友 强劲的对手

中国和苏联向来是最好的朋友，两个国家的代表团一见面以后，就像老朋友一样的亲密，互相关怀和帮助。都希望对方能够获得最好的成绩。在比赛尚未开始的时候，苏联队

的老大哥们都知道我们是第一次参加比赛，便把在比赛中应该注意的地方，在什么情况下应采取什么策略才能更多的得分等等详细地告诉了我们。在第一场数码竞赛快要开始的时候，我国因“0”的符号不同，不能在一起进行竞赛，然而苏联的队员们却以为是我们对时间掌握得不好，不知道马上就要开始竞赛。于是就都放下了耳机，来催促我们的教练田绪伦同志赶快去把运动员们找来参加竞赛。因为少抄一次，就会失去一次得分的机会；又有一次，我们的女运动员魏诗娴同志坐的椅子太高，两脚悬空。这样在竞赛时就会影响她的成绩。苏联的教练同志看到了以后，就设法找来一个纸盒，垫在她的脚下。

有一位苏联机抄运动员的打字机固定得不好，在每一次拉动时，打字机都要随着移动位置。这样就会大大影响她的抄收成绩，我们的教练和队员看到以后，就找来些水，湿润了打字机的机脚，固定了打字机。我们双方的队员就是这样互相帮助和关怀的。

第一场比赛的结果是：苏联队领先，我国队以9分之差退居第二，捷克斯洛伐克队又比我们少20多分，

位居第三。

第二场比赛结束以后，苏联队已经比我国队领先24分，这时我们发现了我们的缺点是发报速度较低，抄报的失真数比苏联队多。

到第三场比赛的时候，由于前两场比赛过程中的淘汰，整队队员上场的只有苏联队和中国队了。比赛结束以后，苏联队比我们一共领先120多分，我们仍是第二名，这时第三名的捷克队比我们已经少了400多分。所以，在这时候已经可以看出来，这次大会的冠军究竟由谁获得，那就要由在最后一场比赛——第四场比赛中，中国队和苏联队两队的成绩来决定。

进入第四场竞赛时，我们知道，在手抄字码方面已是我们的弱点，于是就把希望寄托在机抄和手抄数码方面。面对着苏联队这样一个经验丰富的对手，我们的队员并没有丝毫失去获胜的信心，大家都知道，沉着就能取得胜利。

最后一场比赛结束以后，天色已经很晚。大家经过了紧张的比赛之后



圖1 苏联手抄组运动员在竞赛中



圖2 捷克手抄组运动员在竞赛中

友 誼

在捷克斯洛伐克，我們受到了熱情周到的接待。大會的工作同志們不僅給我們安排了舒適的生活，並且還滿足了我們練習上的方便，因為我們是第一次參加競賽，大會還派來教練指導我們競賽前的練習。

在卡羅維瓦里，我們生活在友情的溫暖中，有一位保加利亞的運動員說：“能夠和中國同志在一起多坐一分鐘，也是我最開心的事”。在一次參觀遊覽中，有幾位羅馬尼亞運動員為了要和我們在一起，特地向他們的團長請了假，要求坐到我們的汽車裏來，他們說：“中國同志坐的汽車，空氣特別好！”

我們還經常受到各兄弟隊的同志們的重重包圍。這不是為了別的，而是為了要我們給他們簽名留念，交換明信片，要求和我們通信，還有就是為了交換紀念章，中國的紀念章尤其是和平鴿是特別受人歡迎的。

一個捷克斯洛伐克的裁判員在我們競賽結束準備回國的時候，特地買來了一打手帕送給我們，他說：“在捷克斯洛伐克，只有給最好的朋友送禮，才送一打手帕。現在咱們已經成了好朋友，請你們把手帕收下吧！”

臨別時，各國運動員都依依不舍地和我們握手告別，有很多人都用中國話說“再見！”，火車終於開動了，大家揮舞着手，高呼“再見！同志們！”我們還清楚地看到，有些朋友們甚至連大會秘書長的眼角都流下了惜別的淚珠。

向兄弟隊學習

在這次競賽中，我們雖然取得了一些成績，可是也發現了自己許多弱點，在各國的運動隊中，都有我們應當虛心學習的地方。

首先，蘇聯運動隊在手抄、機抄各方面成績都很好，他們隊員的技術水平在各方面發展很平衡，失真數也比我們少，這是他們能夠在第一、二、三場領先最主要的原因。

其次，我們發現自己在手抄字碼方面存在着最大的弱點，在手抄數碼



圖 3 中國手抄運動員在最緊張的一場比賽——第四場比賽中



圖 4 裁判室的一角——正在聚精會神校對我國選手報文的裁判員們



圖 5 在簽名後，德國團長在讀着中國隊員的名字

不免感到有點疲倦，稍微休息了一下，便準備坐下來吃飯。這時候，蘇聯運動員們和捷克斯洛伐克的運動員們全來了，接着，波蘭運動員，朝鮮運動員……也都來了。他們熱烈地向我們祝賀、親吻、高喊“烏拉”！最後，

把我們的運動員們都拋了起來。起初，我們感到有些突然，还以为是激烈的競賽以後親切的慰問，等到翻譯同志告訴我們以後，才知道在第四場比賽中，雖然我們的手抄組字碼比蘇聯隊又少得六十多分，但是手抄數碼却比他們多得了 100 多分，這樣就正好大體上補足了前三場和第四場手抄字碼相差的分數，我們的機抄組的分數又超過蘇聯隊 600 分左右，所以我們全部競賽的總分終於超過了蘇聯隊，獲得第一。

裁判室里的“烏拉”

比賽結束以後的第二天，各國運動員進行創造本國紀錄的表演。在沒有開始表演以前，我們通知大會，請他們為我們準備到 450 字的速度。這時，大會工作同志認為這樣高的速度是無法達到的。當我隊運動員王祖燕和魏詩嫻兩同志創造了每分鐘 440 字速度的機抄數碼紀錄時，整個大會為之震驚，因為這個紀錄不僅是中國的最高紀錄，同時也是目前所有競賽國中沒有達到過的最高速度。

在表演過程中，即令在嚴肅安靜的裁判室里也熱鬧起來了。校對我國報文的三位裁判員，到了速度每分鐘 400 個字以上時，每校對出一份達到質量要求的報文時，都要連声称讚不止，最後，當他們校對出 440 個字的報文仍然達到了要求時，三位裁判員就不約而同地拿起了報文，在屋裡跳將起來，興奮得大呼“烏拉”！

晚宴時，大會的顧問、蘇聯機抄數碼 420 字的最高紀錄創造者和保持者塔·拉烏莫同志跑到魏詩嫓同志面前，把一枚紀念章送給她，並緊緊地擁抱着她說：“我只有兩個這樣的紀念章，已送給別人一個，現在因為你打破了我的紀錄，所以我把它送給你，作為紀念”。

由於中國隊第一次參加國際競賽，就取得了總分第一，在表演中，又創造了這樣使人驚奇的紀錄，所以引起了大會上所有人員的注意，波蘭代表團團長說：“中國隊這次取得的成績簡直像顆原子彈爆炸，轟動了整個的卡羅維瓦里！”

談国际无线电运动竞赛

第二届国际无线电运动竞赛大会裁判 汪 勃

我国举行快速无线电员选拔赛的消息，和在捷克斯洛伐克参加国际竞赛获得总分第一名的消息在报纸上公布后，曾引起许多无线电爱好者的兴趣，同时也提出了一些疑问。现在我就针对这些问题分以下几点谈一谈。

竞赛的项目

此次竞赛项目分下面四种：

- 一、五个字母一组的密码收报。
- 二、五个数字一组的密码收报。
- 三、五个字母一组的密码发报。
- 四、五个数字一组的密码发报。

这是每个竞赛的运动员都必须参加的项目。

字母是以拉丁字母 *a b c d* ……等 26 个字的电报符号编成的报底，在抄收时可以抄拉丁文和俄文二种（因拉丁的 26 个符号在俄文的 31 个电码符号中全有）。

数字是普通的阿拉伯字码，即 1 2 3 4 ……等 10 个电报符号编成的报底。使用长码（1 是 ----，0 是 -----）。

收报竞赛是分打字机抄和手抄两组分别进行的，参加打字抄报的运动员就不参加手抄竞赛，参加手抄的也不参加打字抄报。

发报竞赛也是运动员必须参加的项目。

速度的计算

国际竞赛每次抄收的电文，是根据速度的快慢，编成 75 组或 50 组的报底，然后发送给竞赛的运动员进行抄收。计算平均分速时，不是以实际抄收纸条所放的时间，而是另外再作

方面也落后于朝鲜、保加利亚的运动员。

捷克斯洛伐克队的发报，对字与字之间的间隔控制得很好，我们由于

一条 PARIS 纸条（每组都是 PARIS 这五个字母，组与组之间没有间隔）。在抄收纸条的速度上再放送一次，用这个 PARIS 纸条放送所用的时间来计算平均分速，这就叫作 PARIS 算法。

为什么要用这种算法呢？因为竞赛中每次使用的报底不可能完全统一，因此如以实际抄收纸条的时间来算，就不可能很正确。所以需要用 PARIS 报底作为统一的标准。

那末 PARIS 的算法和实际字数算法速度相差多少呢？相差是很大的。如这次我国运动员王祖燕、魏诗娴同志创造的抄收数码每分钟 440 字的速度，如以实际字数计算法大概分速为 250 字左右。

是这样折合的：50 组字是 250 小码（每组 5 个小码），把这样的纸条用一分钟的时间放送完，运动员如能抄收下来，即一分钟抄 250 字，这 250 字是实际字数。如果放送 50 组 PARIS 纸条，大约只用 34 秒钟，那么 $250 \div 34$ 秒 (0.567 分) = 440 字。

发报竞赛每次都发五分钟，把所发的总字数用 5 除一下即是每分钟的速度了。

竞赛中使用的机器

我想先谈一下竞赛的次序和形式。收报竞赛一共分四场，前三场每场都有三个速度，最后一场有六个或七个速度不等。如还能继续抄收，速度仍可提高，但不作队的成绩，而作为创造本国的纪录。

发报竞赛分数码与字码两种项目，每种发两次，以其中最好的一次

过去只注意点划的长短，忽略了间隔控制，因而影响了成绩。

这次大会给了我们一个很好的学习机会，也给了我们一次技术上的鑑

算成绩。

竞赛的形式，收报是集体进行的。即手抄运动员在一起抄报，打字运动员在一起抄收。发报是由运动员单独进行拍发。

进行收报竞赛时，每一运动员有一个座位，设有一付耳机和一个音量调谐器。信号的发送是先用快机放一遍，由录音机录下来，在竞赛时再由录音带放送，经振荡器发送至运动员座位。

发报是用普通的低频振荡器，同时用波纹机记录，以检验拍发的符号是否正确。


对打字运动员使用打字机的规定，是：只要没有自动装置的机器都能使用。发报的电键可以使用普通的手键、半自动键和自动键三种。但使用后两种电键比赛分数，只能计算总数的 80%。

竞赛中的质量

在国际竞赛中质量的要求是很严格的。每个速度都规定了一定的允许错误数。在抄收的 50 组或 75 组的电文中，速度较低时，不准错掉 3 个小码，速度较高时，不能错掉 10 个小码。否则就以零分计算。并且在允许错误数内的差错也要扣去一定的分数。发报也是一样在五分钟的拍发中不准有 10 个小码失真，否则就算零分。同时，抄报中连续两个速度得零分后就被淘汰，不能继续参加比赛。这是因为提倡高速收发报，并不單纯的为了竞赛，主要的是为了提高技术而提高工作效率。

我国的高速收发报运动正在开始阶段。目前，中国国防体育协会正在加强这方面的工作，在不久的将来就会在国内组织比赛，进一步展开活动。希望我国的无线电爱好者们加紧努力，为创造我国更高的纪录共同努力吧。

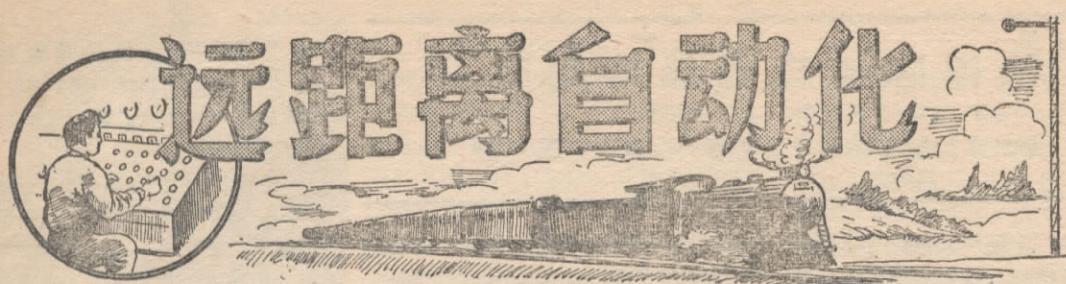定，今后我们一定要戒骄戒躁，加倍努力，很快地消灭自己的弱点，努力向兄弟队学习，争取在下届竞赛中为祖国争取更大的荣誉。



在各个大工业企业中，为了能很好地集中监督、管理和了解各种装备的工作情况，需要装设各种远距离控制、测量和自动调节的设备，把机器的运转情况变成电信号后，传送到集中调度和控制台那里。信号传送的方法在范围不太大的矿山和工厂中，往往利用导线，而在有些大企业中，例如在电力系统中，被控制的发电站或变电所与调度站相距有时达到一千多公里。为了节约导线就借用输送电能的电力线。在高空气象的测量或是飞机和导弹的控制，由于被控制的物体在运动着，因此，就有必要利用电波。可见在实现远距离范围内自动化的时候，信号的传送成为一个很重要的问题。

远距离自动化在军事部门和国民经济中都广泛地应用着，在国民经济中以电力系统和铁道运输用得最多，近来其他部门也已加以注意和推广，例如数千公里长的石油输送管、钻井、水利灌溉系统、大型矿山和工厂，以及各种城市公用事业等等。

一般原理

在远距离自动化的设备上，为了把测量出的结果或控制用的信号能准确地传送，必须先把它变成能传送得相当远的信号。一般来说，在不长的距离内(10—30公


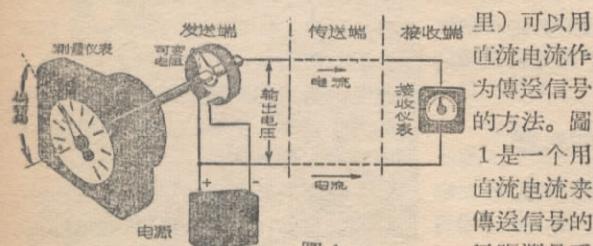


圖 1

里)可以用直流电流作为传送信号的方法。图1是一个用直流电流来传送信号的远距测量系

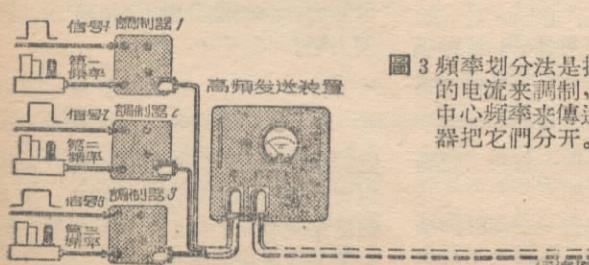统，测量仪表的指针偏转角是与被测量的量(例如汽锅的压力、汽缸的温度等)成正比，这个指针与可变电阻



張翰英 薩支天

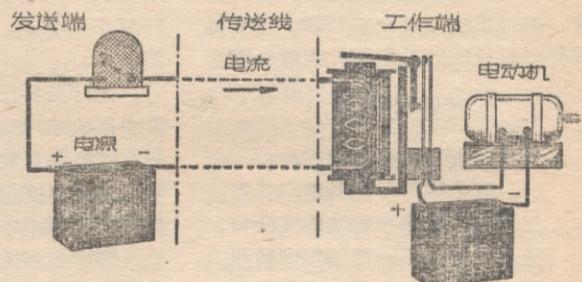


圖 2


的旋臂相连，因此输出电压与指针的偏转角成正比，传送线上流过的电流与偏转角也成正比。在接收端的接收仪表的指示读数因之也与发送端的测量量成正比关系。利用这个装置，在数公里外便可以知道被测量量的数值。

图2是一个远距控制系统，在发送端有一个电源和一个按钮，当按钮按下后，传送线上便有电流流过，使接收端的继电器动作，接通电动机的电源，于是电动机开始转动。这样，只需在传送线上发送一个微弱的电流，便能控制远处电动机的动作了。

但是这样的系统只能在距离不远的时候应用。因为当距离很远时，传送线的特性由于气候、风、雪的影响而发生变化时，传送线上的电流也发生变化，这样在远距测量系统中便形成测量误差，并有可能因为电流变化而使接收继电器产生错误的动作。因此，可以用适当装置把这个直流信号变成不同频率的交流信号来表示数量大小，那末，就不再受传送线特性变化的影响。

此外，为了减少设备费用和缩减占用频率的范围，一般采用多路传送的方法——频率划分法和时间划分法。频率划分法是把每个信号用不同频率的电流来调制，使每个信号用不同的中心频率来传送；在接收端再

圖 3 频率划分法是把每个信号用不同频率的电流来调制，使每个信号用不同的中心频率来传送，在接收端再用滤波器把它们分开。

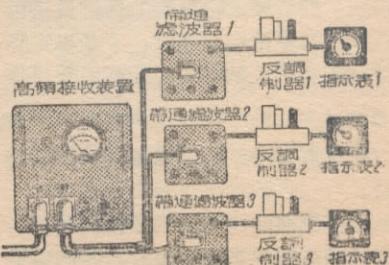

無綫電

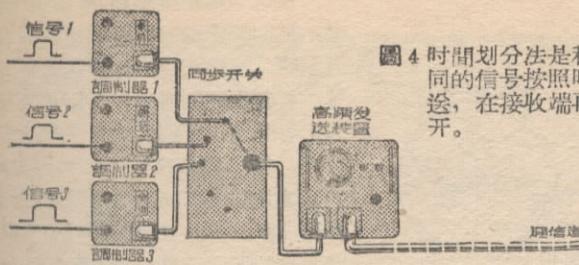


圖 4 時間劃分法是利用同步開關把每個不同的信號按照時間的先後次序連續傳送，在接收端再用同步開關把它們分開。

用濾波器把它們分開，如圖 3 所示。這個方法在一般載波電話上用得很多。時間劃分法的原理如圖 4 所示。在發送端的每個低頻調制器 1、2、3……將信號 1、2、3……進行調制，經過同步開關連接到高頻調制器和通信道。接收端的同步開關和發送端的同步開關同步，當發送端的同步開關接通低頻調制器 1 時，收信端的同步開關就接通反調制器 1；發信端接通低頻調制器 2 時，收信端就接通反調制器 2。因此在每一段時間內，通信道上就傳送某一個信號，由於同步開關的速度很高，接收端的指示儀表上就可以按各個信號指示出不同的情況。此外，也有採用其他通信道劃分的方法，這里不再一一說明。

遠 距 离 測 量

在遠距離測量系統中，可以用脈沖頻率、脈沖數目、脈沖寬度、脈沖位置和脈沖電碼等方法作傳送信號。通常稱為頻率制的遠距離測量系統就是用交流電流的頻率作為傳送信號的，頻率的變化與被測的數量成正比關係。

改變頻率的方法一般都是來變更振盪器振盪回路中的電容、電感或電阻而實現的。

脈沖頻率制遠距離測量系統；用每秒內脈沖的數目來表示被測數值。脈沖數目制的遠距離測量系統是以脈沖的總數目來表示被測數值。實際上信號的傳送，還有兩種不同的方法，一種是當被測值變化時才傳送；另一種是在一定時間內傳送一次被測值的


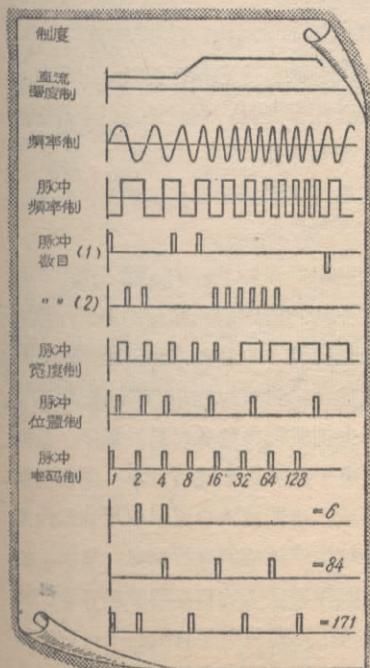


圖 5

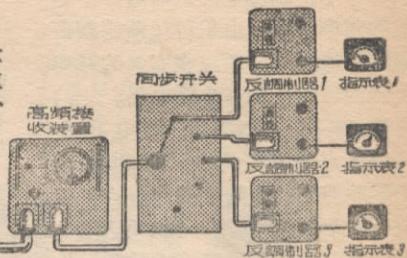

瞬時值。另外，還有所謂脈沖寬度制、脈沖位置制和脈沖電碼制等等的遠距離測量系統。（圖 5）。下面是說明遠距離測量系統的實際結構和應用的例子。

在高空氣象測量的時候，要利用無線電遠距離測量。圖 6 是遠距離溫度測量發射機的線路圖，圖中振盪回路的可變電容器 C 的動片是被雙金屬片溫度計所帶動，因此，溫度的變化便引起電容量的變化，因而頻率也隨着變化。接收機的線路是一般鑑頻器的線路，因此頻率的變化將直接變成直流電流的變化。其他溫度、氣壓和高度等等。也可以用類似的原理傳送。

在導彈和飛機控制系統的設計工作中，常常要進行實際飛行的試驗以觀察整個系統的性能。在這個試驗中需要許多儀器來測量整個系統的情況，高空大氣的各項數據，空氣動力學的數據，火箭發動機的運轉情況等等，因此，應用多路無線電遠距離測量裝置在地面上進行記錄這些數據是非常必要。

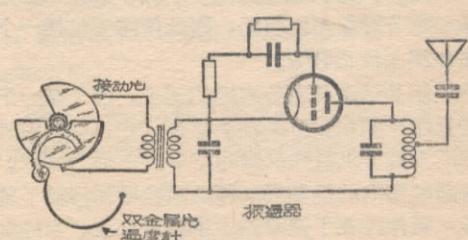


圖 6

在這個過程中所需要測量的數據是多種多樣的，例如位置、速度、加速度、振

動、壓力、溫度、流速及宇宙線強度等等。因此首先要用適當的變送器把它們變成 0—5 伏的電壓信號，然後用調制器將這些信號按一定的次序或加上不同頻率的載波來傳送。接收器的輸出連接了自動記錄儀、攝影裝置等。多路無線電遠距離測量系統可以用于導彈的研究，也可以在電力系統的遠距離測量中采用。

远距离控制和号誌

远距离控制和远距离号誌系统都是非常相像的，因为在这种系统中所需要传送的信号都是开关的“开”或“关”的信号。最简单的远距离控制系统可以用一对线控制一个继电器，但若要控制的对象数目增多，由于控制信号只是在一定时间内传送而不是任何时间内都传送，所以可以在同一个通信道内按次序传送许多个控制命令或号誌，传送方法有：(1) 频率选择式：用这个方法，它

的每一个控制繼电器只能对一个规定的频率动作。由于可以造成频带很窄的繼电器，所以在不大的频率范围内可以控制多个繼电器。(2)电碼選擇式：在这种系統中每个控制繼电器规定只对一定的以数个脈冲組成的电碼才动作。为了構成一定形式的电碼，可以采用繼电器絞路，称为編碼器。在接收端也有一个譯碼电路，它可以把送出的电碼經過譯碼器分別开来以激發相应的繼电器动作。(3)脈冲特征選擇式：就是繼电器的动作是按照脈冲的高度，長度和極性的不同来動作。亦即是按脈冲的有無，或是脈冲長度是否超过一定范围，或是脈冲是正或負來動作。这几种脈冲特征中以脈冲長度用得最多。

远距离控制系統的高頻發送裝置部分与远距測量裝置相类似，目前有采用調幅、調頻或移頻等方式的調制方法的，由于在远距离控制系統中往往包括号誌部分和控制部分，因此高頻裝置也采用双向方式。

远距离调节

“远距調節系統”顧名思义就是一个調節系統，但是它的調節器与調節对象相距很远，因此便需要包括一个反饋的回路和誤差校正裝置。

導彈的控制是远距离調節有趣的例子，圖7是一个防空導彈的远距控制和調節系統示意圖。在目标瞄准塔中的兩個瞄准人員可以看作反饋回路中的一个“元件”。他們操縱着瞄准塔內的控制桿以轉動瞄准塔和移动了望鏡，使目标永远保持在了望鏡的十字綫交点上。当控制桿上下左右移动时，便把适当的控制命令傳送到計算裝置，經過适当的計算以后便通过無線電發送設備向導彈發出飞行方向的命令，同时導彈發射器也可以按命令来移动位置，使導彈向所需要的方向發射。由于瞄准人員不断通过了望鏡監視目标，導彈便向着攻击目标飞去。

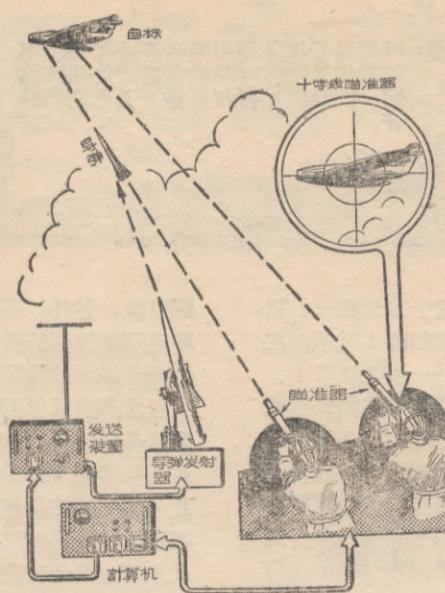


圖 7

在这个远距控制和調節系統中，控制桿带动一个机械接触式的調制器，当控制桿的位置在正中央时，控制桿調制器便發出相互交替的相等間的1千週及1.5千週音頻脈沖，当控制桿不在中央时，脈沖的延續時間就不同。这些音頻脈沖再經過調制器和發送裝置然后送出。当導彈內的接收裝置接收到这些信号以后，經過濾波器分开，再由檢波器变成直流脈沖，然后控制升降舵和方向舵的極性繼电器，這些繼电器的接通与断开的时间正如所發出的命令一样，这些極性繼电器再連到升降舵和方向舵的控制絞路。除了控制信号以外，在这个系統中还采用了迴轉仪的自動駕駛仪以維持整个机体的稳定。

这个系統还不是完全自动化的而仅是一个人工調節系統，由人檢查——瞄准和改正錯誤——發送命令。但若不去瞄准而只使導彈按一定的意圖飛行，这个系統便成为連續性的控制系統。

为了使整个远距控制調節系統完全自动化，可以采用自动跟踪雷达来探测目标和导彈的飞行速度和位置(圖8)。从获得的这些数据可以算出导彈飞行路径的偏差，然后将这个偏差变成电信号经过無线電發送裝置傳送到导彈，使导彈中的控制器动作，改正飞行路径。这样的一个系統是相当复杂的，它包括了雷达，計算机，远距离控制裝置和自动控制系统；在这个系統中許多近年来才发展的新技术都需采用。

远距离控制技术也可用来远距离控制船只、坦克、車輛和拖拉机等等。

远距离自动化的应用是多种多样的，除了上面所例举的一些以外，在许多新的科学的研究和技术中例如原子能、人造衛星、星际航行等等也要采用远距离測量和远距离控制系統。这些技术也可以应用到许多公用事業和商業的管理工作中去把所需要的各种統計数字、数据集中到一个地方去用电子計算机来进行計算，以便根据結果來調度貨物和管理。电视技术也可以应用到远距离測量中来，以检查各种生产过程的进行情况，战场上的战斗情况以及利用电视作为导彈的目标瞄准器等等。到目前为止，远距离自动化还是一門年青的科学，它的發展前途是非常广阔的。

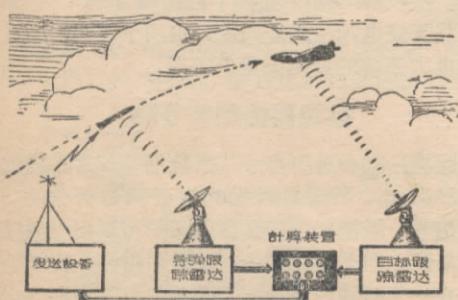


圖 8



无线电控制模型飞机

陶考德


这是多么有趣啊！一架小飞机在运动場的上空飞翔，或者一只小汽艇在公园的池水中航行。它们的大小不过一公尺左右，既不能乘人，更谈不到有人驾驶，可是你看，它们俯冲、爬升和转弯却完全听从我们的指挥。

这就是无线电操縱的模型飞机。

这里介绍一套模型飞机的无线电操縱设备，圖 2 就是它的收發系统的简略圖。



圖 1 校正机件准备起飞

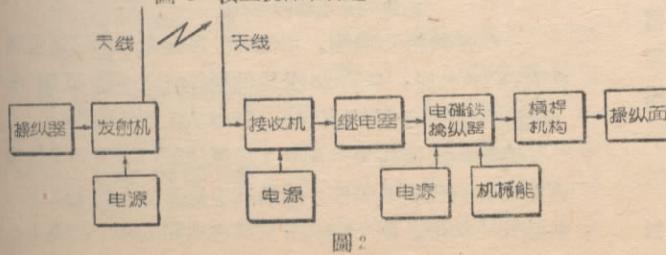

發信机裝在地面上，操縱者用操縱器控制發射机工作，向空中發射电磁波。接收机裝在模型飞机上，接收由發信机發来的电磁波，使繼电器工作，接通或切断另一組电池，控制电磁鐵擒縱器工作，帶动槓桿機構使操縱面(如飞机的尾舵)动作，从而使模型改变航行方向。

發射机

發射机是用兩個 3S4 管組成的推挽式振盪線路(圖 3)。輸出虽小，但制作和調整得合适，操縱距離將超出500公尺。

制作 發信机振盪頻率是27兆週，可由 L_1 和 C_1 的配合得到。 L_1 是一个直徑 26 公厘的空心綫圈，

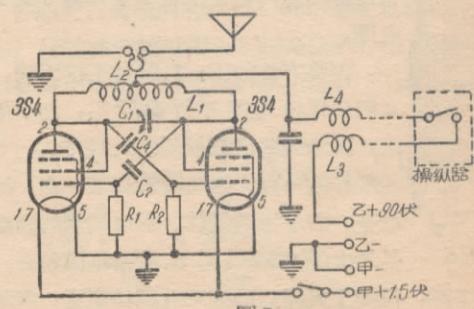


圖 3

用1.0 公厘直徑(18号)的漆包綫或裸銅綫繞 8 圈，中心抽头。繞成後長度為26公厘，把它裝在膠木板或有機玻璃板上。膠木板上鉚上空心鉚釘或鞋扣眼，然後將綫圈的頭鉚牢在鞋扣眼里(圖 4)。 L_2 用同样直徑的銅綫弯成一个只有一圈的綫圈，架空套在振盪綫圈 L_1 的外面，不要相碰。 L_2 兩头用同样方法固定在膠木板上。 C_1 是3—30 微微法的半調整电容器，

要求体积小，调节精细。 C_2 和 C_4 是磁质或云母电容器，它们的电容量要求相差不大。 R_1 的阻值在调整机件时可增减。接到操纵器去的是相当长的导线，为了防止高频电流的辐射，所以串联了两个扼流圈 L_3 和 L_4 。这两个线圈可照图5方法，用0.32公厘(28号)漆包线在直径15公厘的圆管上各绕50圈。底板可用厚1.5公厘的铝板，尺寸如图6。

因为频率比较高，接线要短， R_1 、 R_2 可直接焊在电子管座上，导线不要太细，以免电能损失。

操纵器是一个扳扭开关，用较长导线接到 L_2 、 L_3 的两个接头上。开关闭合时，发射机就发出信号，反之，就停止工作。所以操纵器实际上就是控制发射机的“发”与“不发”。

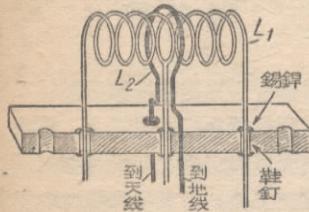


圖 4

天线是发射机非常重要的零件，可用 $\frac{1}{4}$ 波长的垂直天线，长约2.7公尺，最理想的是可以伸缩的天线杆。地线可用铁棒或长螺丝刀插在地上即可。

发射机电池可用两

个45伏乙电池串联成90伏。

整个发信装置如图7照片所示。振荡器可用4个长螺钉高架起来，天线杆视具体情况用胶木板支架起来。箱板上穿过天线的洞眼要挖得大些，天线杆与箱壁离远些，不要相碰。

調整 用一只0—5毫安的直流电流表串联在屏回路内。再准备一个如图8所示的拾电圈。

調整方法如下：1. 暂时不接天线，接上电源后用拾电圈平行靠近 L_1 ，如小电珠发光，表示线路已经振荡。2. 调节 C_1 ，寻求振荡最好的一点。当 C_1 转动到某一点，拾电圈最亮，表示振荡最佳。但电流表的读数却不是最大(约15毫安)。3. 将拾电圈移开，此时屏流下降，但接上天线后屏流又升到15毫安，表示天线已吸收电能向外发射信号。天线的长度是否恰当，可以用手靠近或接触天线杆，观察电表的读数有无变动。譬如说：手靠近时屏流由15毫安减至12毫安，手移开后重又升到15毫安，表示天线长度恰当，否则可以适当的增减天线长度。



圖 5

接收机

接收机线路和普通的再生式一灯机一样简单，不过

在接耳机的位置换上一个继电器，这种线路和再生式单管机略有不同，多了两个O形线圈 L_3 和 L_4 ，叫做再生成式(见图9)。

接收机是装在被操纵的模型上的，因此，要尽可能选用小型零件，尽可能装得紧凑，以减小体积和重量。

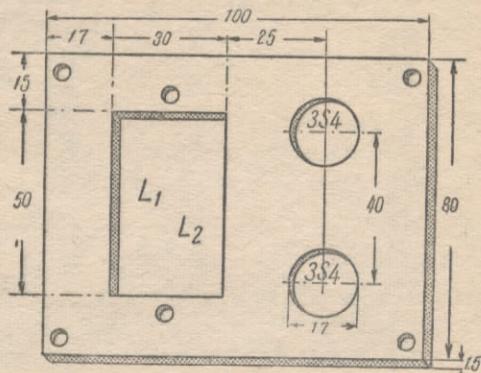


圖 6

制作 L_1 的铁粉心可以用有些收音机线圈的铁粉心。铁粉心选直径约8—9公厘，长约20公厘的(图10)，把它塞在 L_1 里，利用它一端的螺丝旋牢在线圈管底板上。调节铁粉心在 L_1 里的高低位置，可以配合接收频率。因此，省掉一只调谐电容器。

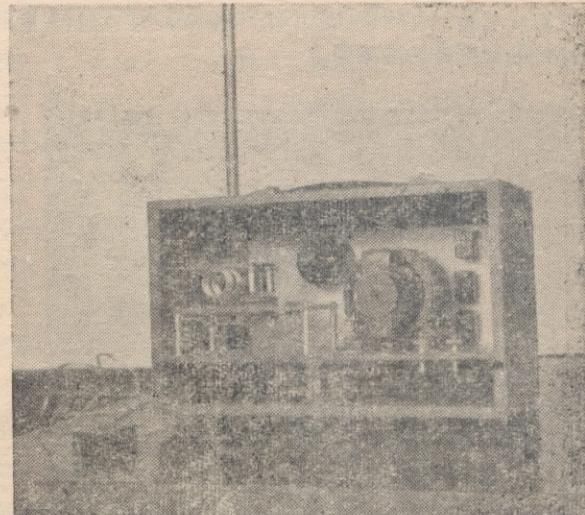


圖 7 發射机內部裝置。左边的是振盪器；右边的是电动发电机。

L_1 是铁粉心线圈。用0.57公厘直径(22号)漆包线在直径10公厘，长约25公厘的线圈管上间绕15圈(圈与圈间间隔等于导线直径)，中心7.5圈处抽头。

高频扼流圈 L_2 可以用0.1公厘(38号)直径的漆包线直接绕在直径约6公厘，阻值在1兆欧以上的电阻上，共绕70—80圈。两个线头分别焊在电阻的两个接线上，



圖 8

再塗上一層快干膠。

猝熄線圈 L_3 和 L_4 是兩個相同的線圈，用 0.1 公厘漆包線分別繞在圖 11 的木架子里。各繞 750 圈。繞好后用螺絲釘裝在一起，中間放一墊圈，互感量可以改變墊圈的厚薄，加以調整。

C_1 是半調整電容器，它是一個用來調整靈敏度的零件，調整后的容量約 8 微微法。

天綫長度約 60 公分，視模型尺寸可以增減，用較細的絕緣導線。

接收機的底板用 2 公厘厚的膠木板或有機玻璃裁成，尺寸及零件安排如圖 12。電子管座用套有彈簧的螺絲裝在底板下面約 1 公分處，這樣做為的是當模型不幸撞擊時，可避免電子管損壞。底板四角 4 個小孔穿入橡筋后吊在模型船艙內，這樣，模型上發動機強烈的震動就不至影響繼電器工作了。由於所用零件不能完全相同，圖上尺寸僅供參考。

接收機甲電可用手電筒電池，乙電可用上海久信牌電池，67.5 伏電池只重 240 公分，可惜質量很差，不耐久。北京新興工業社出產的 22.5 伏電池，重 105 公分，但性能尚待考驗。

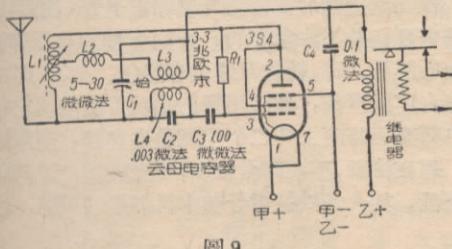


圖 9

調整。在說明接收機調整以前，先要了解它的工作情況。在沒有收到信號時，電子管有一屏流值，當收到

信號時，柵負壓增加，屏流降低，繼電器就是利用這個屏流的變化工作的。因此，接收機要調整到在收到發射機發出的信號時，使屏流降低得到最小值。

調整時在接收機乙正回路內串聯一只 0—5 毫安的直流電流表。再按下述步驟調整。1. 灵敏度調整：緩旋靈敏度電容器 C_1 到某值（約 8 微微法）時，屏流突然從 2.25 毫安降到 1.1 毫

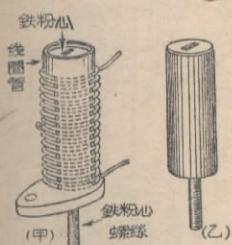


圖 10 甲、調節線圈中間的鐵粉心，可以增減

電感量。

乙、在鐵粉心的頂上膠一塊刻有槽的膠木片，以便調節。

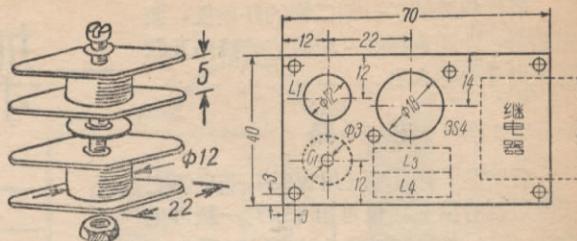


圖 11

圖 12

安（乙電用 45 伏），這是線路已開始振盪的表示，再將 C_1 旋回少許，屏流又突然升到 2.25 毫安。這就是它的最尖銳的靈敏點。

2. 波長調整：開好發射機，慢慢旋轉線圈 L_1 的鐵粉心，使電流表讀數降到最小，乙電用 45 伏時約 0.9 毫安（視接線和猝熄線圈情況而定）。此時表示已和發信機頻率諧振。如果斷開發信機操縱撤鉗，屏流又上升，假如不能恢復電表原來讀數，表示調諧太尖銳，可將 C_1 容量再稍微增大一些，但此時接收頻率也因而有少許改變，要再調整鐵粉心。如此反復調整，直至最滿意為止。


3. 猝熄線圈調整：改變 L_2 和 L_4 間墊片的厚薄，使屏流降落最大，開始時墊片的厚度可用 1 公厘左右。

4. 調整繼電器：當乙電為 45 伏時屏流變化約 2.2—0.9 = 1.3 毫安，可將繼電器調整到在 1.9 毫安時吸住；1.4 毫安時釋放。乙電用 67.5 伏，屏流的變化由 3—1.2 = 1.8 毫安，可將繼電器調整在 2.6 毫安時吸住，2.1 毫安時釋放。（待續）

保護燈絲的小經驗

孔慶安

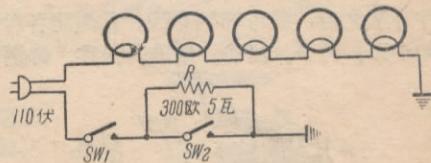普通交、直流通收音機的燈絲串連起來直接接到電源上去，往往在开机時因為燈絲是冷的，阻力低，因而燒斷燈絲或小電珠。如果在燈絲回路中照附圖加入一個電



阻 R 和開關 SW_2 ，那麼就可以防止燒斷燈絲或小電珠的現象。

在收音機不用的時候，必須使 SW_2 斷路。那麼在开机時電阻 R 就串接在燈絲回路中，等到電子管燈絲已熱發紅（約半分鐘），即可將 SW_2 通路，這時等於未加電阻 R 。收音機可正常工作。

最近我試裝了一架二管的外差機，裝置簡單，性能也很好，現將它的線路及裝置要點介紹給大家。

線 路

線路是一級變頻（用12SA7，若電源變壓器燈絲有抽頭，也可用6SA7）一級再生檢波（用12A7的五極部分）及整流（用12A7的二極部分）。

整個線路見圖1，信號自天線進入後，經過調諧選擇回路，進入12SA7，而和該管振盪部分所產生的本機振盪混合產生“混頻”作用而變成中頻（465千週）。

中頻信號經過中頻變壓器交連到檢波管12A7的柵極。12A7柵帽上的2兆歐電

阻 R_1 是柵漏，0.00025微法的電容器 C_5 是高頻信號的通路。這一電阻和電容器是使12A7管能起檢波作用的主要零件。為了提高靈敏度和音量，在檢波級中還裝有再生回路。由 L_7 、 C_4 、 C_8 組成。

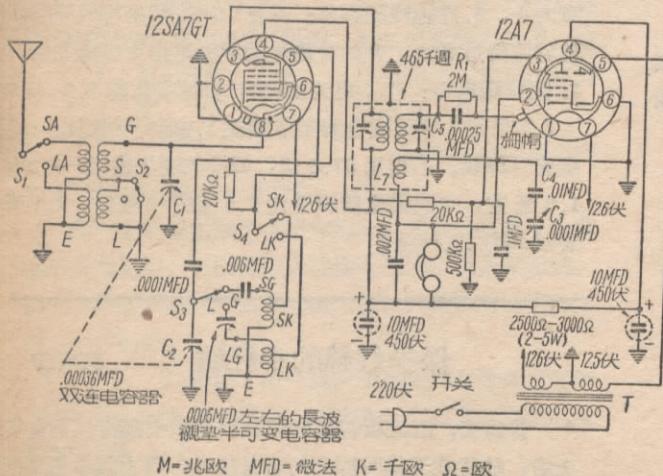


圖 1
接 線

零件齊全之後，就可開始安裝。首先將各種應用工具如小刀、剪子、鉗子、烙鐵、松香、鋸錫等

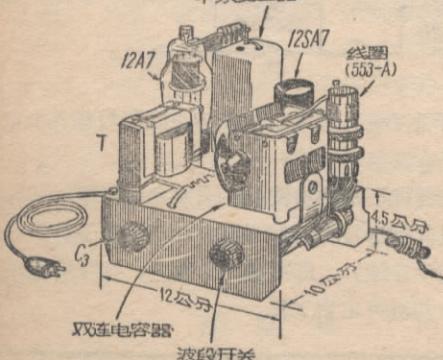


圖 2

一 架 交 流 二 管 外 差 机



白 克 荐

準備好，將各主要零件安在底板上（圖2），然後將各管座應該接地的接頭鉸到底板上，再將燈絲接線接好。此後按照整流、檢波、變頻級的次序依次鉸接。

在接線時，要算波段開關和二波段線圈那一部分比較困難。一般二波段開關都是單層的，其中 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 的接片都在里圈，它的活動接片就在它的外圈上，每一組成三角形排列（如圖3）。

校 驗

所有線路鉸好後，就對着線路圖仔細校核几遍，保證沒接錯後，插上耳機和電子管（注意，這線路中耳機是不許拿下的，否則要燒壞電子管），接上電源及天線，轉動雙連電容器（ C_1 、 C_2 ），即可聽見電台廣播聲音，然後用膠柄螺絲刀慢慢地左右轉動中頻變壓器頂上的二個半調整電容器，至聲音最大。但應注意，不要轉得太多，要慢慢轉，否則會把它調亂。其次是校驗信號和本機振盪的跟蹤，這部

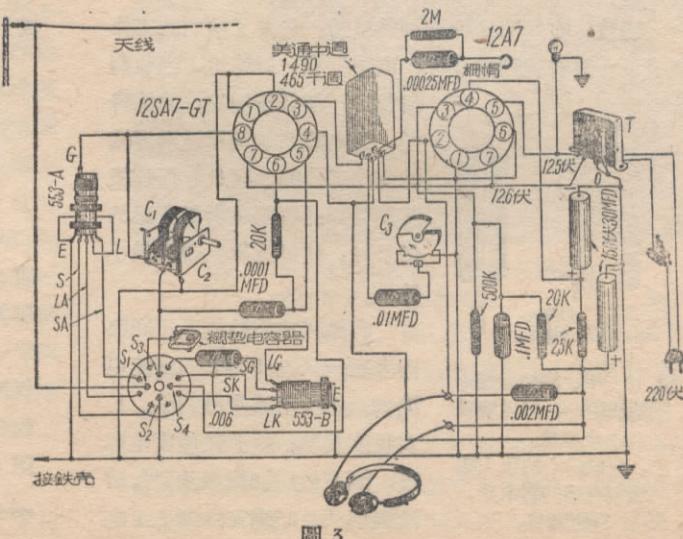


圖 3


分比較困難。但好在售品的線圈是都已配好的，所以就是不動它也差不多，若要仔細調整，可參閱本刊1956年11期文章。

還有再生線圈，它是要自己用漆包線繞在中頻變壓器鋁殼內兩線圈的下面，它的圈數要剛好使再生電容器旋進十分之七八時開始振盪（即有叫聲）為度，裝置時若不振盪，且電容器愈旋進去時聲音愈小的話，說明再生線圈的兩頭接反了，必須倒接過來。

收音機裝好後可以用一木箱將它裝起來（圖4）。

效能

這架收音機的效能，在重慶試聽時，只接了一根3

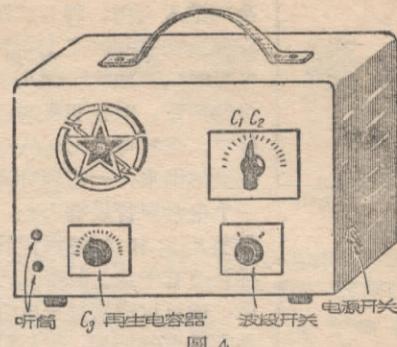

上較好的戶外天線，效率當然會更好些。

我制成了能帶喇叭的矿石机

·白鷹·

我采用本刊1956年第7期上葛运凌同志介紹線路裝成了一部能帶喇叭的矿石机，不過在实际制作時，由於有些零件買不到，所以與他介紹的線路稍有不同。

線圈繞法 1、線圈管的制法：截一條寬約45公厘，長約120公厘的馬糞紙，將紙的兩端用砂紙擦薄，然後把紙條用力包在手電池外殼上，接頭處用漿糊黏好。干後，自電池上取下，用砂紙將表面擦光，即是圖1上 L_1 的線圈管。 L_1 的線圈管的制法也一樣，不過用的紙條較寬（約50公厘）較長（約130公厘），同時還需要在繞馬

糞紙以前先在小電池的外殼上繞一層厚約2公厘的厚紙。2、線圈的繞制：用38號（0.16公厘）漆包線在 L_1 管上繞100圈，每隔10圈抽頭；用同號線在 L_2 管上繞140圈，每隔10圈抽頭。見圖2。繞好以後，

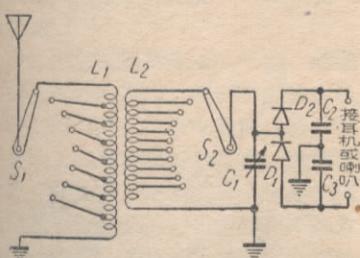


圖1 D_1D_2 固定矿石

S_1S_2 分綫鑑

$C_10.00036$ 微法活動電容器

$C_2C_30.001$ 微法紙質電容器

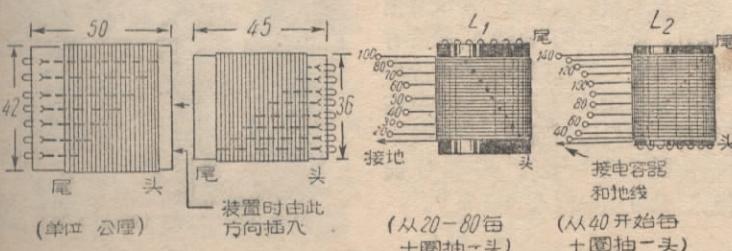


圖2 線圈

把 L_1 的抽頭固定在線圈“尾”端，把 L_2 的抽頭固定在線圈“頭”端。然後把各個抽頭的漆皮擦淨，接上較粗的漆包線（20號—25號）分別將抽頭連到分綫鑑上去。這樣， L_2 就可以在 L_1 之內順利移動。

裝機 底板及面板由兩塊厚度約7公厘的木板制成，其尺寸大小見圖3。

圖3是本機零件排列圖，圖4是本機面板開洞位置圖，全機裝妥後，即可做一木盒把礦石機裝入，見圖5。

在裝機時應注意下列幾點：1、所用零件應可靠，固定礦石要選上品。2、各接頭應焊好焊牢。3、兩枚礦石如果裝反了，就會一點聲音也沒有。所以全機裝好以後，如果發現一點聲音都沒有，就可以掉換一只礦石的方向試一試。

天線與地線 1、天線，用25公尺長銅線制成，水平部分20公尺，架設在屋頂上，因限於屋頂長度，所以接成如圖6樣子。2、地線，是用粗銅線及5只廢牙膏筒製成，用剪刀把牙膏筒剪開，把錫筒擦淨，把牙膏筒與粗銅線焊在一起後埋入深約1公尺的地下。見圖7。

收音方法 接好天


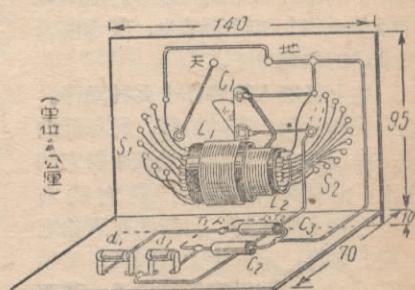


圖3 零件排列圖

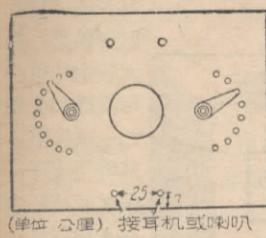

(单位 公厘) 接耳机或喇叭

圖 4 面板

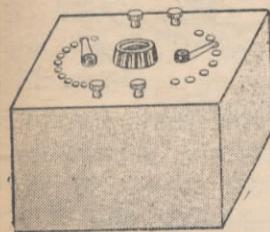


圖 5 外形

地綫，先用耳机試聽。把 L_2 全部推入 L_1 內，將分綫鎗 S_1 、 S_2 都放在中間接點上，旋動電容器 C_1 ，如收听到幾個電台的聲音，就證明機器已裝好了。這時可以把 L_2 從 L_1 內漸漸移出來，一直到聽到某一個電台聲音最响為止，再調整 S_1 、 S_2 和 C_1 使聲音最大並且沒有干擾。試聽幾次以後，便可以找到每一電台的各調整點的位置，以後就勿需一一調整了。

如果耳機里聲音很響，就可以用喇叭來代替耳機了。我住在廣州河南中山大學，離廣播電台約 10—15 公里，收聽廣東台時，接上

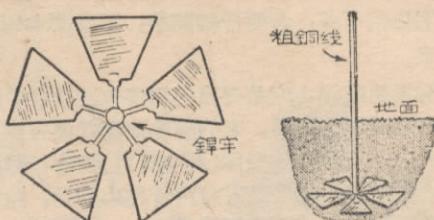


圖 7 地綫

120 公厘直徑的舌簧喇叭，能發出足夠的音量，在一間住 7、8 個人的房間里，每人躺在自己的床上都能聽到。

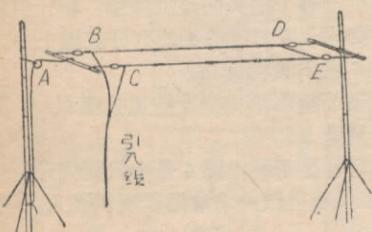


圖 6 天綫 A 滑輪， $B.C.D.E$ 是絕緣子

有“視覺”的機器人

在不久以前舉行的第八屆莫斯科少年技術員大會上，一個有“視覺”的機器人穩步走出舞台，揮手歡迎到會的人們。

這個機器人是在這次大會上展出的許多饒有趣味的展品之一。它的設計師是一些九年級的學生、契卡洛夫技術站的積極分子。


這個機器人能夠作十九種動作。它會扭轉身軀、揮動胳膊、肘部能曲伸、手指能抓東西。用光線照射它的左眼，它就會向右轉，照射它的右眼，它就會向左轉。當新聞記者給它照像的時候，它由於受到閃光燈的猛烈照射而“驚慌”得突然怔住了，甚至

向後倒退了几步。

機器人是由無線電操縱的，體重共一百五十公斤，身體內部裝有電動機、光控繼電器、螺旋管以及許多其他裝置。在給它照像時它所表現的“驚慌失措”，是強烈的光線同時作用於兩個光控繼電器的結果。

少年技術員們決定進一步改進他們的設計。改進後的“機器人”將會有更好的“視覺”，並且能自己躲開障礙物。它將獲得說話的能力：靠着隱蔽的錄音機敘述自己的履歷。少年技術員還決定賦予它“聽覺”。到那時候“機器人”就可以執行人的命令了。

(新華社)

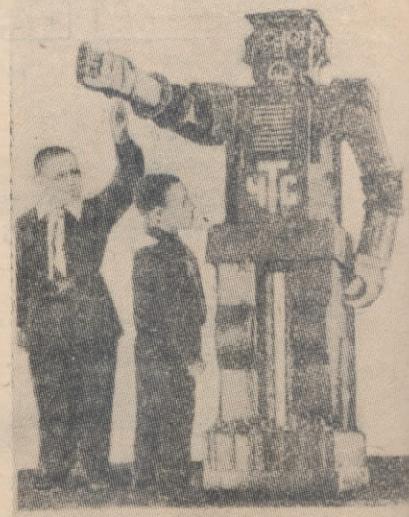

檢修收音機經驗雜談

張萬鈞

做收音机修理工作的人，有一个共同的感觉，就是遇到較新的質量好的收音机产生無声、声小等毛病，它的病源多半是零件开路，只要把断綫的地方、开路的零件找到以后，焊好接綫或換用一个好零件以后，这个收音机就算修好了。

如果碰到一些收音效力低、有間斷性的故障，那就比較費事。

一般的檢查故障的方法是：首先檢查電子管的衰老程度，其次測量電子管各極對地電壓，然後測量各綫圈的直流電阻再與好的同牌子綫圈的電阻做比較。如果這一切都很正常，那麼就要測試一下綫圈是否受潮了，因為由於高頻或中頻綫圈受潮，而使收音機靈敏度降低的情形是很普遍的。

怎麼來測試出由於綫圈受潮而引起收音機靈敏度降低呢？可以採用下面方法。

1. 把振盪器調到465千週，串連一只小電容器以後，接到中頻放大電子管的柵回路，校正中頻變壓器。如果在校正時發現諧振點很寬，調節螺旋已生鏽，那麼這個中頻變壓器的綫圈就可能是受潮了。但這時還不能肯定，因為在自動音量控制回路中的濾波電容器開路時，也會降低中頻綫圈的品質因數。

2. 用理髮用的吹風機向受懷疑的綫圈吹熱風，吹過一陣以後，如果收音機靈敏度有所增加，那麼就是說這個綫圈是受潮了，因為吹熱風會驅散它的潮濕度。

3. 可以換用一個好的同牌子的綫圈試試看，也可知道原來綫圈是否有毛病。

綫圈受潮以後，怎樣驅散潮氣呢？用煮蠟的方法最有效。見圖1。

把不含酸性的蠟放进小鍋內加熱，待蠟煮沸時，把受潮的綫圈用綫

吊起來，放入蠟鍋內（吊起來可以防止綫圈觸及鍋底，以致將綫圈靠鍋底的一面煮焦）。這時，煮蠟即開始放氣泡，經過幾分鐘，減小火力，讓綫圈在鍋內繼續放氣泡，直到氣泡放完為止。

煮蠟時應注意：1. 煮蠟的溫度在攝氏 110° 為宜。2. 蠟是容易着火的，煮蠟時要有人在旁邊看着。3. 蠟的蒸氣對人不相宜，所以要注意煮蠟地點

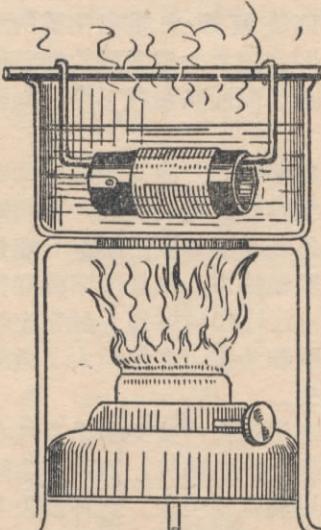


圖 1

的通風。4. 要煮的綫圈，在煮前要拆下綫圈上的調整電容器及鐵粉芯。5. 線圈煮好以後，要用直流電阻表測量一次，證明良好後，再重新安裝到收音機上去。6. 安裝後要重新校正一次。

煮蠟的方法還可以預防綫圈受潮。煮蠟的方法不僅適用於高頻調諧綫圈、振盪綫圈、中頻綫圈，還適用於已經漏電的紙質電容器。在煮蠟時如果加一些松香，可以增加凝固力。

無綫電修理服務部門可以把從收音機里拆下來的大批的受潮綫圈、紙質電容器用煮蠟的方法修好，留作配

換，使廢料復活，為國家節約財富。

下面再談一談如何檢修間斷性的故障。

一部收音機，在收聽很正常的時候突然無聲，或產生叫嘯聲。送到修理部試聽時，毛病偏不出來，只好又拿回家去，可是聽了一會，毛病又重新發作了。碰到這種潛伏性的故障，修起來比較困難，因為它的毛病並不經常顯露出來。偶然出現了，等到把機壳翻轉來準備檢查時，毛病又消失了。碰到這種情況，我們應當怎麼辦呢？

這種故障常在兩種情況下發生，第一種是收音機剛開始工作時（冷時）；第二種是收聽了一些時候以後時（熱時）。那麼，碰到第一種情況，我們可以把收音機放到冰箱裡去冰它；碰到第二種情況，就可以把收音機放到烘箱裡去烘熱。目的是使它的毛病重新出現，以便檢修。

如果毛病還是躲着不出來，我們就要主動去找它了。用“敲”的方法就可以達到這個目的。譬如說有一架收音機，間斷地產生叫嘯聲，叫嘯聲即是表示收音機內已經產生不應有的振盪，這種毛病多半是因為高頻旁路電容器間斷開路，旁路電容器開路時，就產生叫嘯聲，等受到外界的刺激以後，旁路電容器又可能合路，叫嘯聲便消失了。我們可以用手拿着小螺絲起子的金屬部分，用起子的絕緣柄輕敲可懷疑的旁路電容器（圖2），在敲

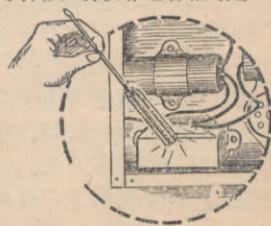


圖 2

談談關於磁帶錄音中 磁頭失真的幾個原因

時要使收音機工作，音量旋大，並旋到沒有電台的地方。這時，一面敲，一面聽喇叭里有沒有雜音，如雜音隨着敲打而出現，甚至叫囂聲也隨着敲打而出現了，那麼這個旁路電容器的間斷開路，便是間斷叫囂的根源所在。

電子管的間斷短路、開路；收音機佈線接觸不良、長短波波段開關接觸不良、……都可以用輕敲法去檢修。

最後再談一談“洗”的檢修方法。

收音機里有些故障是很明顯的，譬如在旋轉音量控制器時有雜音，這就說明音量控制器的接觸點不好，有時是由於炭粉紙磨損造成的，也有時是由於接觸點太髒所造成的。一般情況下，後一種情形較多。這時，我們可以用滴眼藥水的小瓶吸入四氯化碳（一種滅火劑），或白汽油（揮發性最強的一種），再從音量控制器接線焊



圖 3

片空隙里，慢慢地滴入音量控制器裏面去，滴入時同時旋轉軸柄。洗滌一次以後，收音機雜音如已減小，可以再洗它幾次，一直到雜音消失為止。見圖 3。

如果用洗的方法不能奏效，那大概就是炭粉條磨損了，只有拆下來重換一條。

用洗的方法也可以修理由於波段開關的接點髒污而產生的故障。在洗接點時，要同時旋轉波段開關。此外雙連或三連電容器如果髒了，也可以洗它一下。

根據磁性錄音原理製成的錄音機，在錄、還音磁頭中間存在著對高頻衰減現象，現將分別說明並略談其補償方法：

自去磁效應：這種效應可用被磁化後的磁帶上一連串長度不等的“磁分子組”來說明。低頻時“磁分子組”較長，而高頻時“磁分子組”就短，當各異性磁極相互作用時短的“磁分子組”較長的“磁分子組”容易變動其原有位置，而恢復成未被磁化前的形態，即高頻自去磁效應較低頻部分容易，因此高頻就下降，如圖 1。

磁滯損失：磁頭上鐵磁物質在磁化時有反磁的性能，即頑矯力。外加磁場需要消耗部分能量來克服頑矯力，就是所謂磁滯損失。由於高頻通過磁頭時交變頻次比低頻為多，自然增大了磁滯的損失。

渦流損失：交變磁場在鐵心內誘導會產生渦流，因而產生熱量造成磁擾動現象。這種損失與頻率的平方成正比，所以高頻時磁頭的渦流損失比低頻為大。好的磁頭通常用高導磁的坡莫合金製造，同時用許多單獨的薄片構成，來減少渦流損失（如圖 2）。

放音頭縫隙損失：在放音過程中，低頻時磁帶上假想“磁分子組”的長度大大超過放音頭縫隙寬度，因此，“磁分子組”所發出的磁通全部經過放音磁頭的鐵心，如圖 3 甲。當高頻時，磁帶上的“磁分子組”的長度甚至會比放音頭縫隙的寬度還要短，因

此，它的磁通一大部分不能通過鐵心，造成高頻很大的損失，如圖 3 乙。總失真曲線如圖 4。

磁帶厚度的損失：當磁帶通過磁頭時，由於高頻的集膚作用，僅使磁帶層的表面磁化，因

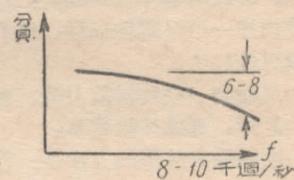


圖 1 由於磁帶本身去磁效應失真的特性曲綫

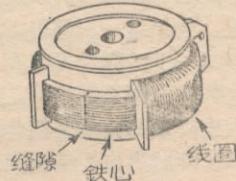


圖 2 磁頭構造


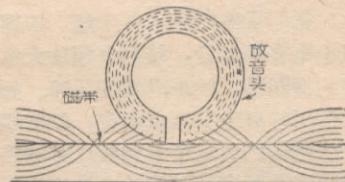


圖 3 甲、放音頭和低音頻磁場的作用

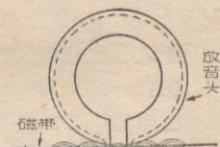

乙、放音頭和高音頻磁場的作用

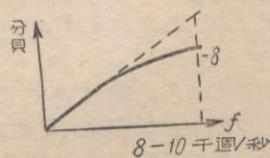


圖 4 縫隙作用失真的放音特性曲綫

此，磁带上铁磁物质的总磁化程度要比低频弱得多。实验证明，磁带上磁铁层的厚度在0.025公厘左右时最为适宜，如再减薄，就有严重的低频恶化和大量串音现象。

为了补偿以上的损失，加快磁带通过磁头的速度使单位时间内磁带上磁化强度变化的波长加大，可补救自去磁效应的损失，同时又可对缝隙损失有所补偿，现代最好的磁性录音机的速度每秒为770公厘。

减小缝隙能提高高频输出，一般缝隙宽度以0.025—0.05公厘为最佳。

在录音放大器和放音放大器上加校正线路来补偿各种频率的不同损失。普通磁性录音机未用校正线路前的录音及放音频率特性曲线如图5。图中50—3000週的曲线所以上升，是由于放音头感应电动势值与频率成正比，但又由于各种高频损失的原因，3000週后又急剧下降。现在要求录音放大器在高频一端上升(图6)，放音放大器再在较低和较高频率部分加以校正(图7)。

为了便于及时的应用普通扩大器直接接用到磁性录音机上去，可接用一校正线路(图8)，对录放音性能会得到较好的效果。

最后来谈谈其它原因而引起磁头的失真现象。

1. 饱和现象：录音时加到录音头两端的音量超过额定数值，会使磁头铁心饱和，造成失真。但一般情况由于磁头本身对饱和现象有自动压缩作用，为害不大。

2. 磁场干扰：由于受到任何永久磁铁或录音脉冲电流的影响，会使录音头铁心磁化。产生磁场干扰。

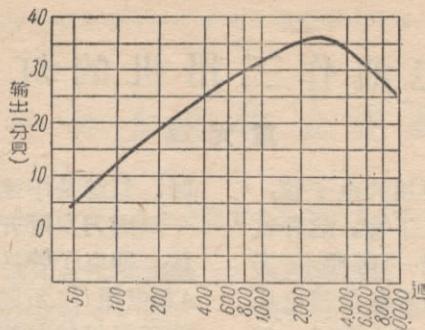


图5 未校正的录音、放音系统频率特性曲线

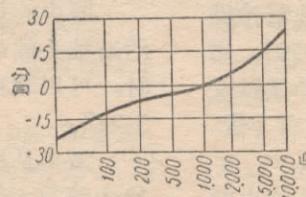


图6 录音放大器的频率特性曲线

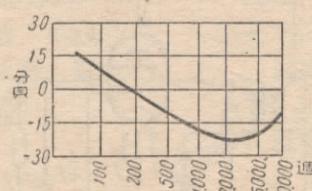


图7 放音放大器的频率特性曲线

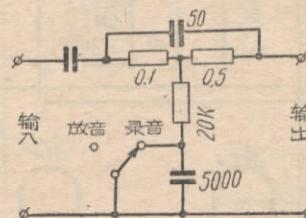


图8 校正线路

3. 偏磁电流值不当：一般录音机中超音频偏压电流输出都有若干抽头可供选择，如选择不当或录音头使用时间过久，磨损太大，会改变录音头本身的电感量，可适当改变偏压电流输出值，得到一定的校正。

4. 机件干扰：录音机内有转动的电动机、变压器和继电器等等，会对录音头或放音头产生磁场感应。

5. 串音效应：已磁化的磁带相邻之间的感应为串音效应。这对录有语言的磁带在语言间歇处所产生的串音尤其显著，录音时就有重叠声音出现。使用如“π”型胶带时此类情况较好一些。

6. 电动机速度不稳：由于电动机速度不稳，尤其是导引胶带转动轴的速度不稳，使胶带速度不匀，这种现象在往返放音时更为显著。常使声音忽高忽低，并且颤抖，造成严重的失真现象。因此要求录音机转速稳定，在一、二级录音机中，磁带速度对正常速度的偏差标准不能大于±0.1%，三级的不应大于±0.25%，四级的一般不应超过±1%。

(王见广 侯国栋稿，本刊综合)

勘 誤

(1) 1956年10期18页表2中12.6伏小型管一项下：[12AT7(1)]应改为[12AT7(2)]。19页图1中：[图1电子管表]应改为[图1直接放大式收音机中，电子管搭配的具体例子]。同图图注中：[……下用粗线箭头……]应改为[……下用细线箭头……]。同图(戊)交流1-V-2式一项中：6X5GT上角的[12F]应取消。

(2) 1956年11期20页图2(1)0-C-0-V-1式中[6S5GT]应改为[6X5GT]。22页左栏第6行：[细双线箭头]应改为[细线箭头]。同页左栏第8行：[5Z4]应改为[5Z4C]。

(3) 1956年12期20页图4(乙)中：30Z6C下的斜箭头应取消；又八脚管一项下应补入整流管型式25Z6GT。20页图4(甲)中整流管型式35Z5GT，35W4与35Y4间应连以表示“同工种”的细线箭头；又35Z6C、25Z6GT与25Z5间的性质也相同。21页图6中低频功率放大一项下[1H1II]应改为[2H1II]。同页右栏本文倒数第3行中：[……“成套”电子管的收音机中，……]应改为[……“成套”电子管的交直流收音机中，……]。

用3伏电池作三用机的灯絲电源

童光輝


在交直流电池三用收音机里使用的电子管，除去整流管以外，都采用电池式电子管。这种收音机的灯絲电源和高压电源是合用一套整流器的，所以灯絲采用串連接法，以适应整流器电压較高而电流較小的特性。当使用交流电源时，灯絲电源由整流器經過降压电阻供給。当使用电池时，灯絲电源就需要7.5伏或9伏的电池單獨供給。这样高电压的甲电池在市場上不易买到，用一般甲电池串連使用又嫌費事。曾見一种旅行式收音机，当使用电池作为电源时，甲电仅需3伏，現在介紹如下，以供参考。

这架收音机的線路見附圖，在使用交流电源

时，灯絲是串連的。但在使用电池电源时，就由一只四刀双擲开关將灯絲回路改为三組并連接法，即电子管1U5和1R5的灯絲串連为一组；1T4和电阻 R_2 (27欧)串連为一组；3S4单独为一组。这三組灯絲并連起来以后，即可由3伏电池供給电源。

圖中的灯絲降压电阻 R_1 是2千欧、5瓦帶有活动抽头的电阻。在交流电源在110伏上下变动时，可以調整 R_1 的数值，使全部串联灯絲电压为8.4伏。

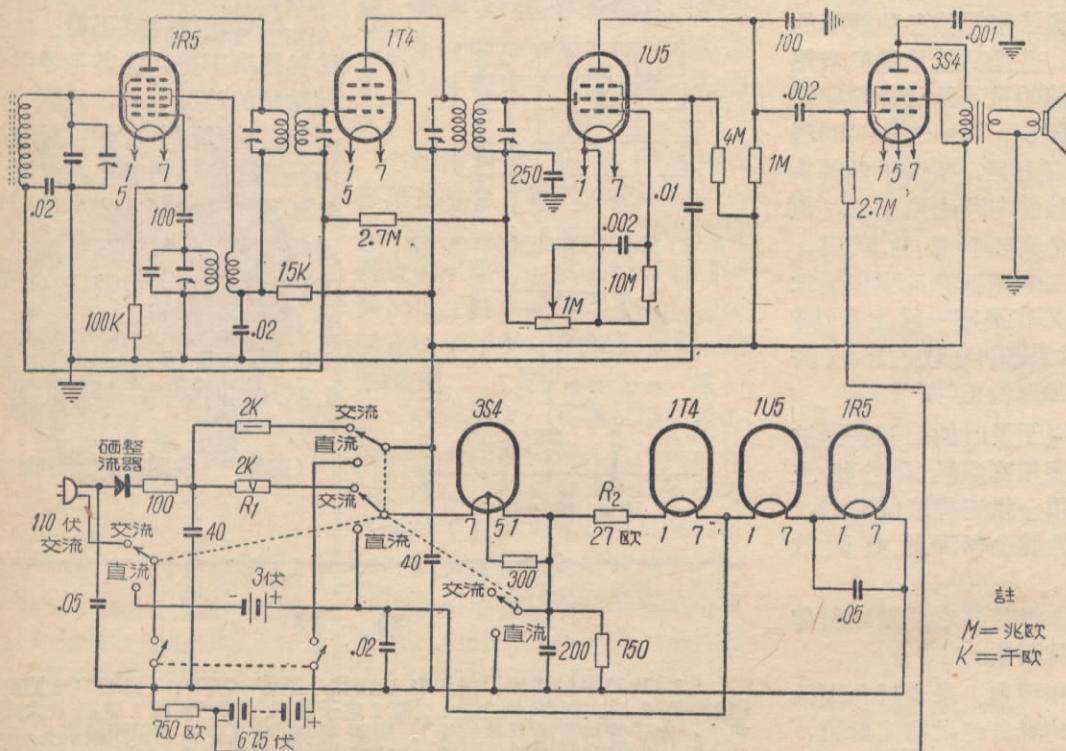如果是兩級中頻放大的收音机，可以將第二級中頻放大管的灯絲代替圖中的电阻 R_2 。



怎样調整收音机

(苏联)列維欽著

0.38元

再近出版新書

簡單电池收音机

沈成衡編譯

0.20元

本書介紹了三个簡單电池式收音机的裝制方法，适合已学会裝置矿石收音机的無綫电爱好者閱讀。

本書介紹了調整超外差收音机的方法。在裝制收音机前，應該怎样檢查各种零件。在裝机和接縫时應該注意什么問題。怎样檢查各个电子管的工作状态。怎样調整收音机低頻、中頻、高頻和本机振盪器等部分。同时也叙述了怎样找出在調整时常碰到的毛病，怎样把这些毛病修好。


檢波是从調制過的電磁波，檢取原來的調制信號。最原始的檢波器是粉末檢波器；其次是电解檢波器，晶体檢波器（矿石檢波器也是一種晶体檢波器）以及電子管檢波器。

前兩種檢波器早已被淘汰了，目前所運用的都是後兩種。晶体檢波器多用於微波接收機中，而一般收音機中所採用的几乎都是電子管檢波器。

電子管檢波器又分屏極檢波、柵極檢波、陰極檢波及二極管檢波（指強信號二極管檢波）。在收音機中廣泛應用的是最後一種，因為它具有下列重要優點：

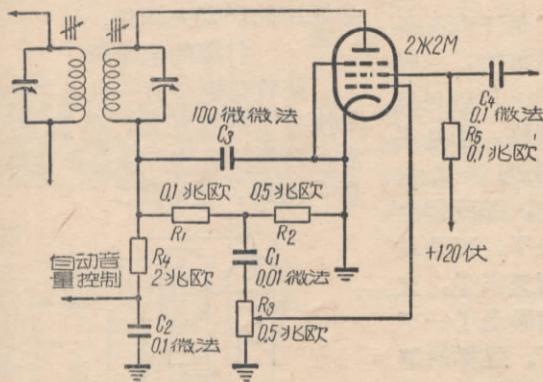1. 非直線失真小，即因檢波而引起的畸變小。
2. 二極管檢波容易與收音機中的輔助回路（如自動音量控制電路）相連接。

其他的檢波器則不能同時具備上述兩個優點。二極管檢波器的最大缺點是輸入電阻相當小，即需要消耗輸入回路中的高頻能量，輸入回路的品質因數因而降低，選擇性變壞。



一种少见的检波器

上面所講的屏極檢波、柵極檢波和陰極檢波是用普通的三極管或五極管。二極管檢波器則是用二極管。如果將三極管或五極管接成二極管運用當然也可以，不過這種做法

是不經濟的。假使我們手中只有五極管，並且希望能夠充分利用它，則可按附圖所示的回路運用。在圖中五極管的屏極與陰極構成檢波二極管， R_1, R_2 為檢波的負荷電阻， R_2 上所分得的音頻電壓，通過斷流電容器 C_1 和電位器 R_3 加在同一管的控制柵上，利用柵柵極，控制柵極和陰極組成音頻放大三極管，柵柵極相當於放大管的屏極，放大的音頻電壓從這個電極輸出至下級。經 R_4, C_2 濾波後的電壓則用作自動音量控制電壓。

這個用五極管屏極與陰極接成二極管檢波器的性能，基本上是與普通二極管檢波器相同的。但是它還有下列特點：

1. 因這種回路中的五極管可用一般的中頻放大管，或小功率管可以使收音機中電子管類型減少，結構簡化。
2. 五極管內阻大，故此檢波器的輸入電阻增加；這就改善了普通二極管檢波的最大缺點。對於要求選擇性很高的軍用收信機來說，是極其有利的。
3. 五極管極間電容小，因屏極與陰極離得遠（與二極管比）；而且還有柵柵極與抑制柵極的屏蔽作用，這對檢波器的工作，特別是中頻很高的超高頻接收機來說是十分有益的。

蘇聯“祖國牌”收音機就是採用這種檢波器線路。
（鄒谷升）

如何拆修瀝青封注的無線電元件

全 陆 仪

在常用的無線電元件中，有很多變壓器、扼流線圈及電容器等，都是採用瀝青灌封封口的。這類元件需要拆修或改裝時，會給工作者帶來很大的困難。因為瀝青是一種附著力很強，既粘且韌，軟硬都不怕的材料。即

使能够勉强的把它敲碎拆开，也常常会使元件内部的线圈及膜纸等遭到损坏。

如果把注有瀝青的元件放在臘鍋里去煮，就會發生一個有趣的現象。臘可以逐漸把瀝青頂替出來。瀝青會像豆腐渣一樣地漂浮在臘面上。等到頂替工作大部完成，即可取出元件進行拆修。

因為臘的種類很多，所以難以指明適當的溫度。按照經驗，在煮時不要使臘冒煙較為合宜，以免發生危險。

电子管的变通用法 周中华

业余无线电爱好者经常希望制作各种线路，以便通过这种实践来提高自己的技术知识和兴趣。但是，常常会感到缺乏线路所要求的各种零件，特别是电子管。下面介绍几种电子管的变通用法。

在许多定型的无线电元件里，为了设计和维修上的方便，总是尽可能地采用同一类型的电子管，或者是尽可能地减少所用电子管的类型。最常采用的是五极管的三极联法。

(一)五极管按图1联接后就可以当中放大因数的三极管使用。例如，锐截止管6SJ7经这样的联接后，放大因数 μ 约等于19，相当于三极管6J5了。

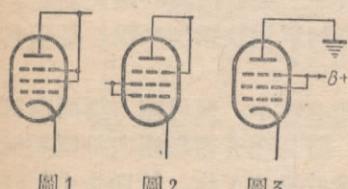


圖1 圖2 圖3

这种接法实际上是使屏极和阴极间的距离缩小，这样一来，栅极对于屏流的控制作用也就减低，于是电子管的内阻降低了。

(二)五极管按图2联接后就可以当高放大因数的三极管使用。例如，6SJ7经这样的联接就变成与6Q7相当的三极管了。

这种接法的实际效果是使栅极变密，因此栅极对屏流的控制作用加大，于是电子管的内阻增加了。

(三)高增益电压放大器的前级电子管受杂散电磁场的干扰所引起的后果最为严重。为了避免

这种干扰可以采用屏极接地，其他电极按图3联接的五极管(当然，金属管不必这样做)。仍以6SJ7为例，这样联接成的三极管是中放大因数式的。

电子管的其他变通用法是很

多的。例如，帘栅极烧毁的6V6和6F6是很好的整流管。这时只要将所有的栅极与屏极并联就可以了。在发生紧急故障时，可以短时期地用6J5、6C5直接插入6V6或6F6等电子管的管座来维持工作，甚至可用电子射线管6X6-G来维持工作。此外，电子射线管的三极部分可当6J5使用，利用它的荧光幕还可当检波二极管使用。

測試零件經驗点滴 同

在修理通信机件时，常因使用仪器不当而得不出正确的结果，下面便是两个很好的例子。

断线的线绕电阻及线圈

某次，一具1-176型万能表(表头50微安)忽然失灵，初步检查，确定表头已坏。拆下表头外罩以后，发现动圈是好的，这时就怀疑与动圈串连的一只纱包线绕电阻(3000欧)已断线，于是用EE-65型试线器去测试这只电阻，发现电阻是好的，等到把电表复原后，毛病消失了。可是过了几天，同样的毛病又来了，又拆下来用EE-65试线器量了一下电阻，毛病又消失了。这样的情况接连发生了几次，始终找不出毛病的根源。最后忽然想到EE-65试线器的端电压有45伏，如果线绕电阻有轻微断线时，那么在用试线器测试它的时候，就会产生火花，暂时把断线处焊好。于是当电表的老毛病又出现的时候，先用一只同样大小的电阻暂时代替这只线绕电阻，然后就用


这只1-176型万能表测量线绕电阻，果然发现它已经断线，用试线器测试线绕电阻以后，再用万能表测量它时，电阻果然已经恢

复正常。这样就证明了我们的推论是对了，一个难解的谜才找到了正确的答案。

因此，在检查高阻的线绕电阻、变压器、耳机……等类零件是否断线时，应该用音频信号或是低压的仪表去测量。

打穿的电容器

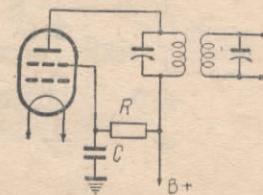某收信机中有一只电子管忽然没有了帘栅电压，但屏压正常，因此估计到可能是R断路或是C短路，见附图。



把旁路电容C拆下以后，帘栅电压恢复正常，这时肯定了毛病发生在旁路电容C身上，但是用万能表10兆欧一档(电池电压为22.5伏)测量C时，电表指数仍为无限大(∞)，这时改用EE-65试线器(45伏)去量，立即发现该电容已被打穿。

所以，检查可疑的电容器时，用测高阻的万能表是不一定可靠的，必须用高电压的仪器才可靠。

对修理 POEM-B 直流收音机的意見

黃 日 昇

本刊 1956 年 12 月份“修理捷克斯洛伐克 POEM-B 直流 6 灯長短波收音机的几点經驗”一文中，談到采用国产“中雍”中頻變壓器代替原机中頻變壓器，就可以提高增益。我的看法并不如此，因为原来的中頻變壓器是由多股綫繞成($20 \times 0.05\text{m/m}$ 漆包綫)，鐵粉芯式，所以品質因數很高。灵敏度降低的原因多半是由于受潮引起。只要用驅潮方法驅散潮气以后，就可以恢復固有效能，無需更換为“中雍”中頻變壓器。下面就介紹一种

較比有效的驅潮方法——煮臘法。

用高 25 公分、口徑 25 公分的鋁鍋一个，內盛蜂臘。用 500 瓦電爐加熱，放入一只 $0-150^\circ\text{C}$ 水銀溫度計，使溫度保持在 $100^\circ-120^\circ\text{C}$ 之間，这时把受潮的中頻變壓器放入，徐徐煮沸，約 3—4 小时后取出，放涼以后，再裝入机內，重新調整一下，效能即可恢復。

采用煮臘驅潮方法应注意以下几点：

1. 中頻綫圈內的鐵粉芯和電容器

要取下来，不要与綫圈一起煮。等綫圈煮好放涼后，再把鐵粉芯和電容器裝上去。

2. 烹臘的溫度不宜过高，溫度太高了，綫圈的膠質連接綫便要軟化变形，甚至損壞。

3. 要用黃色蜂臘，不可用石臘。因为石臘有腐蝕作用，使綫圈減少使用期限。

此外，末級放大電子管改用 3S4 时，燈絲電流並不加大。因为 DLL 101 与 3S4 在燈絲電壓為 1.4 伏時，燈絲電流均為 0.1 安。

編者按 POEM-B6 灯直流收音机系匈牙利产品，我們誤以為捷克斯洛伐克产品，特此更正。

对 354 型直流收音机的兩点改进意見

景 志 礼

在檢修 354 型直流收音机时，往往發現它的短波低頻端(6—8 兆週)不起振盪。它的振盪電路如圖 1。經

兩脚。依据該管特性第 1 脚應接 $A-$ ，第 7 脚應接 $A+$ 。但是在 354 型收音机中却是第 1 脚接 $A+$ ，第 7 脚接 $A-$ 。这样在 1S5 小屏与第 1 脚之間產生了


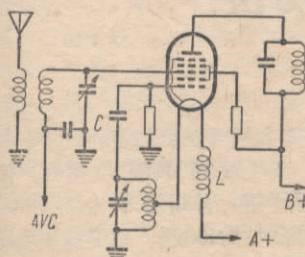


圖 1

作者把電容器 C 由 .0001 微法換為 .00025 微法，并把綫圈 L 換為一個用較粗導綫繞一個比原綫圈多 7—8 圈的綫圈后，便可使短波波段全部振盪。經多次改裝試驗，證明這種方法很有效，并且對其他波段也沒有什麼影響。

此外，354 型收音机的第二檢波兼放大管是 1S5，1S5 的燈絲是 1、7

根據交流電的原理，按照附圖接線，就可以測出電動喇叭的阻抗。

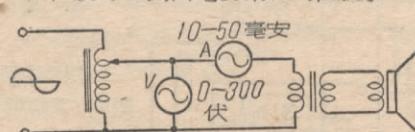

假定電源頻率 $f' = 50$ 週，輸出變壓器初級綫圈的純電阻為 r ，從附圖電表讀數求得阻抗 $Z' = U/I$ 。因為 Z'

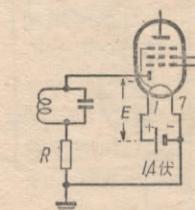


圖 2

一個電位差 E ，見圖 2。假定這個電位差等於 1 伏時，即等於給小屏加上了一個 1 伏的負壓，那麼只有當中頻信號高於 1 伏時才能抵消這個電位差而進行檢波，這樣便造成了失真。所以把 1S5 的 1、7 兩腳接線互換一下以後，便會使該機的音質提高。

測喇叭阻抗的簡單方法

侯 殿 三

$= \sqrt{X'^2 + r^2}$ (X' 為 f' 時的感抗)，所以 $X' = \sqrt{Z'^2 + r^2}$ 。又因為 $X' = 2\pi f' L$ ，當 $f = 400$ 週(喇叭阻抗一般以 400 週作為標準)時，感抗要大 8 倍($f/f' = 8$)，故 $X = 8 X'$ ，這便可以算得頻率為 f 時阻抗($Z = \sqrt{X^2 + r^2}$)。

用這個方法求得的結果雖不夠正確，但已能滿足我們的需要。

一种消除交流噪声的线路

收、扩音机里交流噪声的产生原因是多种多样的，但大多数是由于整流器滤波部分的滤波电容器容量不足，或扼流圈电感量不够所引起的。

增加滤波电容器的电容或扼流圈的电感，常常由于底板太小而不能采用，同时这个办法也不够经济。

下面介绍的是另一种经济的办法。

这个办法的优点是可以省去一只低频扼流圈，而只增加三只电阻(R_1, R_2, R_5)。其中 R_5 接在整流器的B+回路中，它两端的电压降，作为强放管 J_2 的栅偏压。 R_1, R_2 串联在B+回路中，而电压放大管 J_1 的负载电阻 R_3 就接在 R_1 和 R_2 的中点(图1)。这样， C_1, C_2, R_1, R_3, R_4 和 R_5 就组成了一只电桥(图2)。

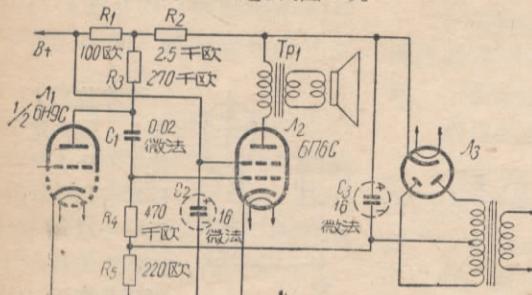


图 1

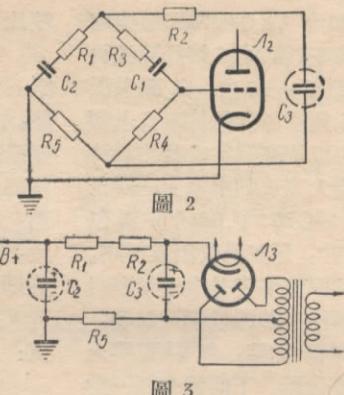


图 2

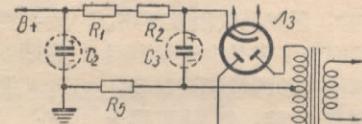


图 3

当桥臂零件的数值，特别是 C_1 和 R_1 的数值选择得准确，使电桥完全平衡时， C_3 两端电压的交流成份便加不到 J_2 的栅阳极间，达到了清除交流噪声的目的。在输出变压器 T_{p1} 次级所测得的噪声电平等于-63分贝。


从图中可见， R_1, R_2 和 R_5 还起到了代替笨重的扼流圈的作用(图3)，但必须注意到，全部乙电流都流过 R_5 ；除去 J_2 的屏流外，其它乙电流都流过 R_1, R_2 ，故应选用瓦数较大的电阻。

(邵本钰根据苏联“无线电”杂志1956年第3期编写)

在BC-221频率表上加装调幅的简单方法

袁仲华

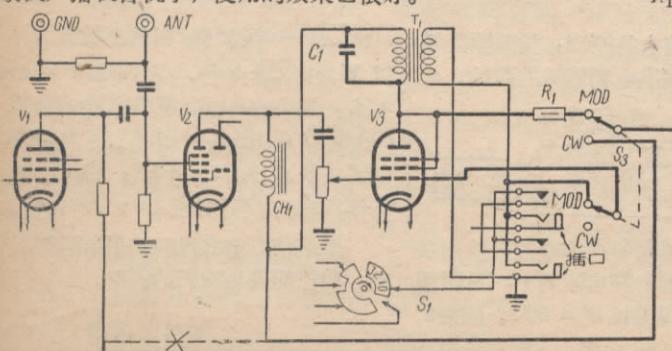用BC-221频率表来校准一般收信机，效果很好。但是它没有差频振盪，不适用于校准广播收音机。我们在原机上只加装了一只双刀双掷开关 S_3 、和电容 C_1 、电阻 R_1 各一只后，就解决了上面所说的問題，可以用来校广播收音机了，使用的效果也很好。



改装的方法见图，图中粗线表示加接的线路，X处表示把原来接线剪断。当 S_3 搬到“调幅”位置时，使末级电子管 V_5 接成音频振荡器，音频频率由 T_1 和 C_1 决定，经测试 C_1 为0.002微法时约400周。这个音频电压经 R_1 加到高频振荡管 V_1 的屏极进行调制， R_1 的数值大约在25—30千欧，使调幅度接近30%左右。此时如将耳机插入插口，就可以听到音频振荡声。

把 S_3 搬回到“等幅波”位置时，则又恢复到原来的线路， V_5 仍作音频放大，输出等幅波信号。

用调幅波输出进行校准工作的方法，除了把 S_3 搬向“调幅波”位置外，其它与用等幅波的完全一样。

为了使用方便， S_3 可以装在两接线柱(ANT, GND)的下方，但这时须要把机内低频扼流圈 CH_1 由平放改为侧放，腾出地位。

苏联无线电专家们 的談話

新的电视中心，无线电接力通信干线、公寸波和公分波的傳播遠距離通信波导管、電視投影管和彩色電視接收管

到1960年，在苏联将要建立几十个新的电视中心，几百个轉播站，建成一万公里的無綫电接力通信电路。

苏联电信工作者在第六个五年计划的各个建設工程中展开了日益廣闊的工作。

苏联邮電部副部長A.C.卡庫宁对記者談話時說道：

“現在已經可以為1956年作出一些總結了。几个月以前，巴庫和巴爾納烏爾的兩個電視中心已經開始广播。斯大林諾的電視中心也開始了試驗性的播送。在梯比里斯、埃里溫、塔什干、維爾紐斯、斯大林諾高爾斯克和梁贊等地，電視中心和轉播站的建設正在加紧進行。到第六个五年計劃的第一年底，電視中心的數目將達到12個。我們設計部門的設計書中說還要再建立27個電視中心和14個轉播站，其中有一些將要在明年開始广播。舉例說，明年開始广播的有高爾基城、庫依貝舍夫城、諾沃西比爾斯克、克拉斯諾雅尔斯克、卡拉岡達、阿拉木圖、薩拉托夫、烏發、里沃夫、敖德薩、伊萬諾夫、科斯特羅馬、雅罗斯拉夫里和其他許多城市。

电信工作人員已开始实行建設無綫电接力电路的計劃。不久以前，基爾吉斯的新無綫电接力通信电路和莫斯科——梁贊的电路已經开始通信。在波罗的海沿岸和我国中部地区建設多路無綫电接力通信干線的設計工作即将結束。这些干線总長3000公里，預定在1957年开始建設。

在設計工作进行的时候，邮電科学研究院也在进行研究制造机器設備的工作。不久以前，制成的为傳送電話和电视节目的60路無綫电接力設備已經投入生产。

用这种設備能用三組电路工作于一副天綫，傳送180路電話或傳送一个电视节目和120路電話。

我們的設計師也正在研究利用半导体器件的复用設備。这种設備的优点可以用下面的例子來說明。如果用电子管裝置的60路机器要用六个架子，那末用半导体时就可以將所有的部件都裝在一个架子上；同时机器需要的电力大約可以縮減到十分之一。

有趣的是我們一个研究所所設計的多路系統，这个系統將在年底利用試驗性無綫电接力电路进行實驗。它能够同时在一个組內傳送240路電話或一路黑白电视节目。这种电路的作用距离可达5000公里。

进一步改善这种設備，就可能傳送600个話路，或者傳送黑白和彩色電視。

采用無綫电接力通信电路可以向苏联的許多城市傳送質量很高的广播节目和电视节目。”

最近几年來，公尺波、公寸波和公分波的实际意义急剧增大。利用这些波段的电视、無綫电接力通信、雷达等获得了極大的發展。在第六个五年計劃的年代中，这些波段將得到更

廣闊的应用。

目前，超短波的远距离对流層傳播具有特殊的意义。

因此，“無綫电”雜誌編輯部拜訪了技术科学博士 A.G. 阿連別爾格教授，請他談談他的新書“公寸波和公分波的傳播”，這本書現正由“苏联無綫电”出版社进行出版中。

阿連別爾格教授說，他試圖在这本書中用通俗的形式叙述有关公寸波和公分波在各种条件下进行傳播的主要問題。在書中也有一些有关公尺波和公厘波傳播的材料；对天綫和研究公寸波和公分波时所用的各种仪器也作了一些叙述。

書中專門有一章講述公寸波和公分波远距离对流層傳播問題。A.G. 阿連別爾格指出，這個問題的理論和計算方面还研究得不够充分。但是現有的實驗数据說明了公寸波和公分波可以利用对流層傳播来进行远距离無綫电接力通信。在这种条件下，相鄰站間的距离可延長到200—400公里，因而就可以使原先很难安裝通信設備的地区實現通信。

为了給这些工作打下基础，必須掌握信号电平随距离、气象气候条件以及波長等而变化的實驗数据。这些研究应和高空气象的研究一道进行；为了进行这些工作，必須有相应的儀器設備。

应当指出，所有这些并不減低普通無綫电接力通信电路——鄰站間的距离为50—70公里——的价值；这两种系統应当互相补充。

*
編輯部(苏联“無綫电”雜誌的編輯部——編者)訪問了苏联科学院無綫电工学和电子学研究所實驗室主任、技术科学碩士 Ю.И. 卡茲納切耶夫，請他和我們的讀者談一談設計远距离通信波导管电路的問題。

Ю.И. 卡茲納切耶夫說：“远距离寬頻帶通信目前的特点是采用同軸纜路和無綫电接力电路的强大網絡。近十年来無綫电工学和無綫电电子学的迅速發展为更进步地解决远距离寬頻帶通信問題开辟了新的前途。利用波导管和公厘波就可能实现这一点。

和同軸線路以及無綫電接力電路比較起來，波導管遠距離通信電路的优点是它的通信容量很大，并能够傳送信号到任意远的距离。有了这些优点，就可以以新的方式解决发展远距离通信、声音和电视广播、电话通信和自动化中的許多問題。

与同軸線路以及無綫電接力電路不同，波导管电路可以采用新型調制，例如脈冲電碼調制，这样就可以进行無积累畸变的無限距离傳送（在利用再生信号的条件下）。

由于波导管电路能通过寬頻帶（約40000兆週），沿波导管能实现几千路互不干扰的傳送。这样就有助于解决寬頻帶通信系統中的重要問題——在干綫中間站分离各个通路的問題。

波导管通信電路的研究工作在苏联已經进行了數年，現在已經能够談談初步的結果了。例如，在我們的實驗室中，已經作出了波导管电路的許多元件；掌握了測量波导管电路的方法；制造了必要的測量仪器；在理論上和實驗上研究了电波在实际剛性波导管中的傳播条件和变换时产生損耗的条件。

周期性結構波导管（包括螺旋形波导管）的研究已得到初步結果。新型帶吸收片的自濾波导管的理論已經建立。實驗所得数据証实了由理論上所得結論的正确性。帶吸收片的波导管和周期性結構的波导管結合起来，就很可能建立簡單而便宜的寬頻帶通信電路。

無綫电工学和电子学研究所对長30公尺、內徑为5公分的管子准确測量过波長为3.2公分和0.8公分的波的衰耗。应当指出，在0.8公分波長时所測得的衰耗（2分貝/公里），很可能对实际远距离波导管通信電路也是可

用的。

近几年来，我們研究所和許多其他研究所及工厂合作，一同进行了一些工艺方面的研究：研究如何制造敷有薄銅層的鋼波导管和介質波导管，如何制造螺旋形和环形軟波导管；研究防止波导管内外表面受到土壤腐蝕的方法，防止管內有殘留水汽和气体發生作用的方法。

在筹备采用波导管通信電路的工作中，最困难的問題是制造放大公厘波的特种电真空器件。

在选择远距离寬頻帶通信系統時，具有决定意义的是經濟方面的考慮。初步計算說明，波导管电路的成本和同軸电路的成本是可以相比較的。

采用了波导管电路，就有可能在以后利用更短的波來进一步扩充話路。

許多研究所目前按照總計劃所进行的研究的首要任务就是在最近期間建立起几条不同波長的試驗性波导管电路。”

*

在某一个實驗室中完成了電視投影管的設計工作。設計師 M.B. 采哈諾維奇說：

“全蘇工業展覽會的許多參觀者都極有兴趣地看了‘莫斯科’電視投影接收机的放映。大家知道，这架接收机中最重要的元件之一就是6ЛК1Б型电子射綫投影管。这个管子的屏的直徑只有6公分。利用特种光学系統可以將影像从6ЛК1Б管投射到尺寸为0.9×1.2公尺的屏幕上。为了使放得这样大的影像有很好的質量，影像在投射管本身的屏上的亮度應該極高。能够作到这一点，是由于在投影管陽極加了很高的电压（达25千伏）和采用了特种的發光物質。

在設計6ЛК1Б的工作過程中，我們實驗室碰到了許多巨大的困难。制造管子的材料需要特別小心地加以選擇。例如，大家知道，陽極加25千伏的高压会引起显著的X射綫，这就会使屏上的玻璃变暗。因此必須制造出特种玻璃，同时还要制造出能使管子長期工作而影像亮度不致減弱的發光物質。6ЛК1Б管不仅是由于我們實驗室的努力，而且是由許多其他專門實驗室的努力共同制成的。”

*

在同一實驗室中，一組設計師正在致力于制造彩色电视接收管的工作。

我們詢問，工作已进行到了什么阶段。工程师П.И.安得利安諾娃回答說：

“設計彩色电视接收管的工作是去年开始的。現在这种管子的結構已經基本上明确了。

我們的管子將用于彩色电视系統和黑白电视系統相結合的接收机中，也就是既能收彩色电视，又能收黑白电视的接收机中。这种管子是属于隔板型管子的一种。它的屏上規則地交替分佈着百万个以上的紅、綠、藍色發光物質的小粒。电子槍可以發射出三个独立的射綫，在屏和电子槍間放着一个有許許多小孔的隔板；隔板可以阻擋射綫射到‘別人的’顏色上。射綫經過隔板，使相应顏色的發光物質小粒受激而發光。这些發光点組合在一起就形成了彩色影像。

我們計劃將在明年对試驗用样品进行試驗，以求在1958年能开始这种管子的首次生产。”

（李洛童譯自苏联“無綫電”

雜誌1956年第11期）

原文的标题是“我們的
談話”——編者

数 字 电 阻 表

(美) C. P. 迪 衛 德

以数字直读的仪表是有关电压表、电阻表和其他测量仪表新的发展方向，下面叙述的是数字电阻表，关于它涉及的一些惠斯登电桥原理的部分。

精密电阻已經与日俱增地应用在电子工业方面。一般說來，惠斯登电桥是测量电阻的一种精确仪器，但是它有以下三个缺点：(1)要使电桥达到最高的精确度，操作人員必須在选择适当的比率，电桥电压和检流計的工作上具备高度技术，(2)如果操作上發生錯誤，則將使检流計燒坏或电桥的电阻过热；(3)用手操作，使电桥平衡的工作需要較長的时间，这样，作为快速測試的生产工具是不适宜的。

数字电阻表(圖1)就能克服上述三个缺点：即操作人員的熟練程度，仪器的精密程度和测量的时间。此种电阻表是自动操作的，具有和精密惠斯登电桥同样的精确度和可靠性。它自动地以最大精确度选择电桥的比率，依靠一灵敏的零点檢測器自动平衡电桥，在数字讀出板上自动地示出被测电阻的显光数值。每次讀数的平均时间为1秒。如测相同数值的电阻时，时间还能更快些。

在惠斯登电桥应用中的几个基本問題

惠斯登电桥的誤差主要原因如下：(1)电桥中可变电阻器的电阻和比值臂比率的真正数值与表示在仪器上的不一致；(2)由于平衡檢測器不够灵敏而使平衡点不准确；(3)由于在电桥中某些电阻發热而引起的电阻变化；(4)在电桥与零点檢測器上热电动势的产生；(5)在寻找平衡点时、在讀数时、或在計算时人为的誤差。

以上(1)和(4)的原因是由于制作工艺上所造成，而数字电阻表的电桥是按照精密惠斯登电桥来制造的，所以有十分精确的規格。譬如：在电桥內阻的功率消耗上有一定的限額；它的自热效应不容許超过攝氏2度；所用材

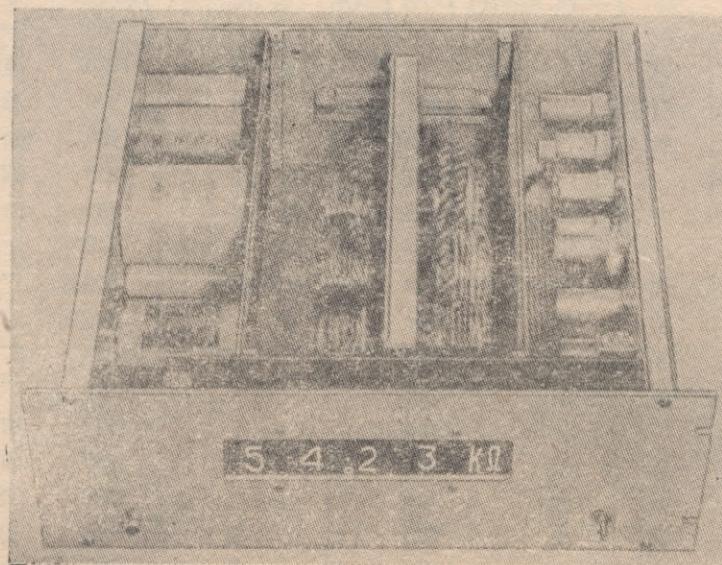


圖 1 数字电阻表可以对精密电阻进行快速与精确的生产測試工作。面上的自动梯級开关裝置，是用来选择一定範圍的比率和控制电桥的桥臂。

料和接綫均属于低热电势等等。因为这种仪器是自动操作的，第(5)个人为的原因就可以避免。第(2)个原因，即灵敏度的问题还須作較詳細的討論。

一个普通电桥的灵敏度

圖 2 表示一架普通电桥(左面)和一架数字电阻表的电桥。它们都正在测量着一个实际数值是 500,050 欧的所謂“500,000 欧”电阻。这两架电桥的平衡誤差都是 0.01%。注意数字电阻表所用电源电压为 100 伏而不是 5 伏(普通电桥的电源为 1.5 至 50 伏)。

在普通电桥中，检流計电流(i)是等于断路电压除电桥的输出电阻。断路电压

$$E_g = 5 \left(\frac{100}{5100} - \frac{10000}{510050} \right) = 9.6 \text{ 微伏}$$

电桥的输出电阻

$$R = 100 \times 5000 / 5100 + 500050 \times 10^4 / 510000 = 9898 \text{ 欧}$$

欧，

所以，检电表的电流：

$$i = 9.6 / 9898 = 0.009 \text{ 微安。}$$

这样大小的电流将在一种 20 公厘/微安的检电表中偏轉 0.2 公厘。

数字电阻表中电桥的灵敏度

如圖 2 所示电阻表电桥的断路电压

$$E_g = 100 \left(\frac{100000}{1500000} - \frac{1000000}{1500050} \right) = 2.22 \text{ 微伏。}$$

自動电桥中应用的零点檢測器的灵敏度是 1 微伏，因此，在电桥中不平衡电流达 2.22 微伏时，即相當在电阻表上讀数大于 2 个位数时，或者說誤差度为 $2 / 500000$ 或 0.0004% 。

斬波器型零点檢測器的放大器有一大于 1,000 兆欧的输入阻抗，因此数字电阻表电桥若有較高的阻抗也不会減低零点的

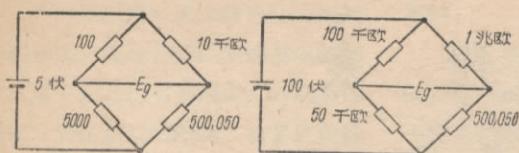


圖 2 用普通惠斯登(左側)與用
數字電阻表(右側)在測量電阻值為
500,050歐時的比較圖。

靈敏度(在普通電橋中就不是這個情況)。

“數字電阻表的特性”

圖 1 所示數字電阻表有一個從 10.0 欧到 10000 欧的有效測量範圍，在 1000 欧到 100 千歐的範圍內，精確度可達 0.01%。零點檢測器包括一高增益的斬波放大器，它的靈敏度為 1 微伏，輸入阻抗為 1000 兆歐，操作電壓為 100 伏的電橋，它的五個測量範圍的誤差都是 0.001%。

斬波放大器的脈衝輸出是相位檢波的，它用來觸發一只閘流管。上脈衝閘流管動作一級梯式開關而使電橋電阻臂增加數值，下脈衝閘流管的動作是按照一定理論方法降低電阻臂。

比率臂的電阻也是連接在一個梯級開關上的，在相同的自動化情況下進行選擇一比率的適當的範圍。

因為電橋是一個全能的電橋而不是一個比較的電橋。因此，用不着那些作比較測量用的外部標準電阻。

如果要求它的精確度達到 0.1% 或更高些，它的測量是很精確了。不可能再取得一個比測試下的電阻更精確和穩定的標準電阻了。

用試驗棒，每小時能測試 1,000 只或更多些的電阻。如果需要記錄的話，還可以在表上加一台自動記錄器進行記錄。


(庄健生譯自美國“儀器和自動機械”雜誌)

1956年3月號)



全國各地人民廣播電台冬、春季頻率表

台名	頻率(千週)	台名	頻率(千週)	台名	頻率(千週)	台名	頻率(千週)
中	央	中波	560		15240	錦	州
			570		15445	撫	順
		北	京	820	吉	林	市
		天	津	790	本	溪	台
				870	阜	新	
				1390	延	邊	1470
		河	北	1280	齊	齊	哈爾
		山	西	1110	陝	西	930
		包	頭	670	西	安	970
短波	3915	唐	山	1450	西安	工人台	980
	3960	石	家	1210	甘	肅	690
	5880	內	蒙	960	青	海	1370
	6015		古	1420	新	漢	860
	6100	內	蒙	1380	疆	維	860
	6170	二	台	1240	哈	語	740
	7170	辽	寧	780	上	海	740
	7500	沈	陽	580			800
	9064	吉	林				920
	9555	長	春	1330			1040
	9735	黑	龍	320			1110
	9972	大	連	1440			1210
	10260	旅	大	660			1290
	11835	鞍	山	830			1500
	11925	安	東	950	江	蘇	680
	11935			890	南	京	2070
							1000
							1310

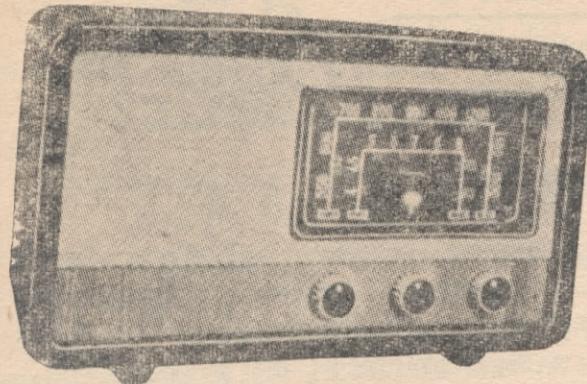

552-3型交流五灯 中短波收音机

本机是五管超外差式收音机，具有良好的灵敏度与选择性，发音响亮，可供数十人收听，它的规格性能如下：



中波段 550 千週——1600 千週。

短波段 3.9 兆週——12.1 兆週。

电源频率每秒 50 週，电压 110 伏或 220 伏。

电力消耗 50 瓦，可以连接电唱机，作唱片扩音。

本机是上海合营公利电器制造厂出品。

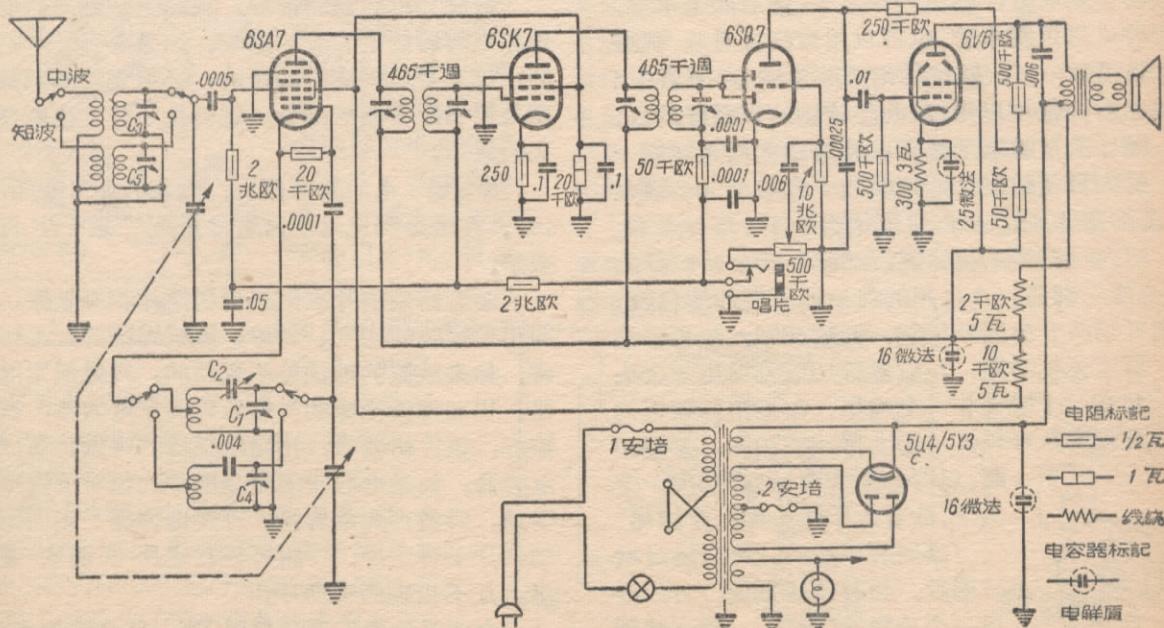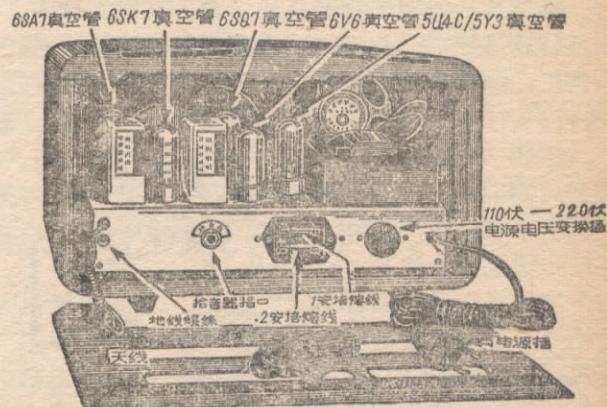



矿石收音机的制作和原理—II

吳觀周

线圈和电容器

如果离开广播电台相当远，或者当地有两座广播电台，那末上面說过的简单矿石机是不合适的，必須加添两个元件——线圈和电容器。

無論那一类型的收音机里，都可以看到线圈和电容器搭配在一起工作，它們好像唱双簧的两个角色，如果表演起来合拍一致，就会使观众（也可以說听众）叫好。

线圈 线圈的符号和实物見圖16，它們是矿石机里不可缺少的元件。在线路圖里是常常用“L”这个字母来表示。圖16甲是空气心单層密繞圆管形线圈，左边是抽头的，右边是不抽头的。抽头就是繞到一定的圈数，不可剪断，把线绞合成双股，伸出一个头来，然后繼續再繞。线圈管可以用膠木管，也可以用厚紙板自制，制成功后在腊里煮一下。繞线圈用的漆包线，直徑在0.4公厘左右的都可以用，粗的比較細的成績好些。

圖16乙是蛛網形线圈，符号跟圓筒形线圈一样。蛛網板是腊浸过的厚紙板，內徑約30公厘左右。齿数有11、13、15等。每隔兩齿一上一下地繞线。现在我們先來繞线圈：选直徑50公厘，長約110公厘的圓筒一个，用0.41公厘直徑的漆包线，从离开頂头5公厘处繞起，共繞80圈。如果要抽头，那末先繞20圈，以后每繞10圈都抽出一个头来，共有七个线头和一个线尾。如果用蛛網板的話，那末圈数可以打一个九折，約70圈。先繞20圈，以后每繞10圈，也都抽出一个头来，共有六个线头和一个线尾。

线圈有了抽头，可以随时增減圈数。为着接线方便，可以应用一个分线器（圖17）。所有线圈的头都接在分线器的銅釘上，多

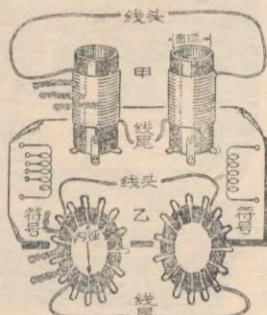


圖 16

余的銅釘，可以空着不用。线路里要接线头的那一个头接到旋臂上。旋动旋臂，可以跟無論哪一个銅釘接触，所以分线器实际上是一个單刀多擲开关，应当裝在板面上，把柄伸出在面板前面，用一个旋鈕轉动，旋鈕見圖18。

無論圓管形或蛛網形的线圈，在繞制和安裝方面要注意下列各点：(1)要繞得紧密，要繞得整齐；(2)线头线尾要固定，不使松脫；(3)安

裝时可以用各种支架，但支架不要跟线圈相碰；(4)全部接线尽可能地短。

繞成后的线圈，圈数多，电感量大，反之則小。电感量的單位叫亨，接收广播用线圈的电感量很小，通常以百万分之一亨（微亨）来表示。电感量除与线圈多少有关外，还跟线圈的形状，如圆管形、蛛网形等；线圈的绕法，如间绕、密绕、叠绕等；线圈绕好后的长度；所用漆包线的直径；圆管的直径；圆管里面的物质等有关。

线圈和电容器的搭配，实际上是线圈的电感量和电容器的电容量的搭配。如果电容量是不变的，那末要达到搭配的目的，必须变动电感量，就是要增减线圈的圈数，这就是为什么线圈要抽头的道理。

电容器 电容器有两种：固定的和可变的（圖19）。在线路圖里电容器常常用“C”这个字母来表示。

电容器是兩片或兩組金屬薄片相对放置，中間用絕緣物如空气、云母、臘紙等隔开，不可相碰。如果放置的地位是不变动的，叫做固定电容器，用云母做絕緣的叫做云母固定电容器，质量較好，但价格較貴；用腊紙絕緣的叫做紙質固定电容器。如果电容器兩組金屬片的相对位置可以变动，叫做可变电容器。可变电容器一组固定不动的片子叫定片；一组可以在定片中間轉进轉出，互不相碰的叫动片。

电容器的电容量單位叫“法”，这个單位太大，常用的是百万分之一法， 10^{-6} 法（ μF ），叫做微法，

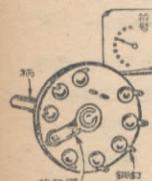


圖 17

有时也用更小的单位微微法 ($10^{-12} \mu M$ 法) 表示。

矿石机里常用固定电容器的电容量为 0.002—0.006 微法。可变电容器的电容量为 0.00036 微法，这是指动片完全旋进到定片里时的电容量，即最大电容量。

电容器跟线圈的搭配，实际上是电容器的电容量跟线圈的电感量的搭配。为着跟电感量固定的线圈来搭配，电容量必须变动；要变动电容量，必须变动构成电容量的因素，即增减动片和定片相对的位置，这就是为什么可变电容器的动片做成能在定片间转进转出的道理。

电容器和线圈组成的回路叫做谐振回路。我们调节线圈，或者调节电容器，或者两个都调节，来接收各种不同的电磁波，这个手续叫做调谐。恰好调到某一频率的电磁波，这叫做和这个频率的电磁波谐振。

谐 振

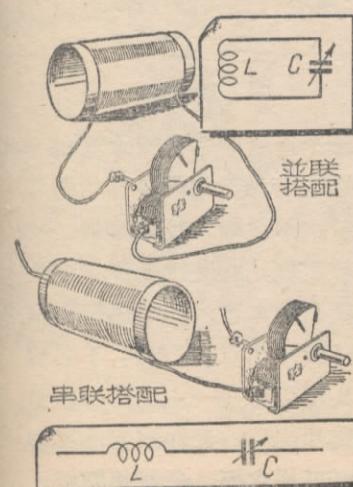


圖 20

广播电台的播

音，矿石机里的电感量可以是 2，电容量可以是 8；或者电感量是 8，电容量是 2；或者电感量是 4，电容量也是 4；总之：只要它们的积和电台所用的频率数目一样，就会得到谐振，收到声音。当然实际上频率的高低并不仅仅等于电容和电感的乘积，这里不过是为了说明谐振的道理吧了。一般來說，矿石机里常用 0.00036 微法的

可变电容器，它跟上述的线圈配合，可以接收全部广播波段——550—1500 千週——的电波。如果可变电容器不是 0.00036 微法的，也能够另绕一个圈数相当的线圈来搭配（参看封三图表）。有些人以为多绕线圈可以多收电台，这是错误的。

电容器和线圈的配合方法分为两种：一种是并联，叫做并联谐振回路；一种是串联，叫做串联谐振回路，见图 20。它们跟矿石和听筒连接或一架矿石机的情形，如图 21。在这两张线路图里，高频电流如虚线所示，只有一个回路，所以叫做单回路式。实线箭头表示低频振动电流的回路。标准单回路式的线路见后。

当图 21 甲中的 L、C 谐振到和某一广播电台的频率谐振时，A、B 两点间对这个频率的电流呈现阻抗最大（阻抗的意义见下），两端电压最高，迫使它经矿石检波成为低频振动电流，使听筒发声。至于低频振动电流，因 A、B 两点间呈现的阻抗很小，可以忽略。其他不能和 L、C 谐振的高频电流，大部分就不经过矿石而直接入地。

当图 21 乙

谐振到和某一广播电台的频率谐振时，恰恰和图 21 甲相反，A、C 两点间呈现的阻抗最小，电流最大。但


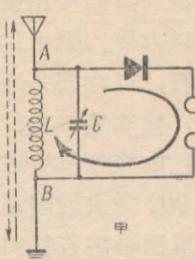


圖 21

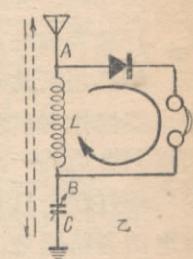

是线圈是有感抗的（感抗的意义见下），当较大的电流经过线圈时，A、B 两点间的电压较高，加到矿石上起检波作用。其他得不到谐振的高频电流，因为电流小，电压也小，听筒就起不了什么作用。

什么叫阻抗和感抗呢？原来电流经过线圈或者电容器时，都会受到抗拒，这抗拒叫做电抗。线圈的抗拒叫感抗；电容器的抗拒叫容抗。电抗

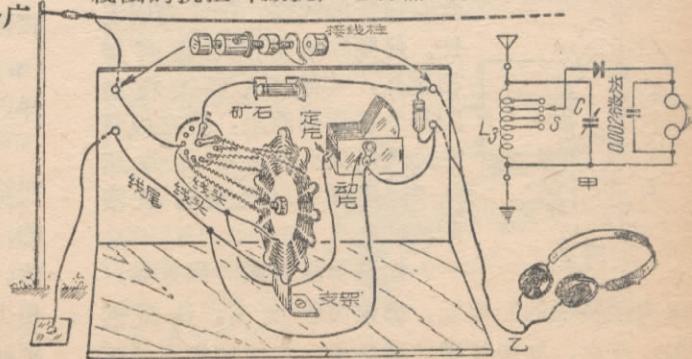


圖 22

的大小跟电感量、电容量和电流的性质有关。电抗的单位也用欧。如果电路里既有电阻，又有电抗，那末就叫做阻抗，单位也是欧。

总起来说：线圈和可变电容器配合在一起，当并联谐振的时候，

准许不需要的高频电流通过，不准许需要的高频电流通过；当串联谐振的时候，不准许不需要的高频电流通过，准许需要的高频电流通过。但对于低频脉动电流，则随时准许通过，直流成份通过线圈，交流成份通过线圈和电容器。

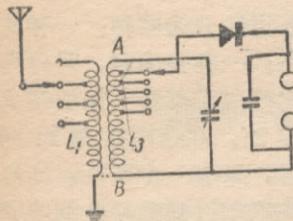


圖 23

單回路、雙回路和三回路矿石收音机

圖 22 是一架标准單回路矿石收音机的线路圖和实体圖。天地綫和听筒可用接綫柱裝在板面上，这样裝卸时可以方便。圖中用的是固定矿石，如果用活动矿石，可在同一地位裝于板的前面。根据作者試驗，綫圈抽了头，把分綫器的旋臂接到合适的一点，电流可以增进10%左右。听筒兩端并联一只0.002微法的固定电容器，使高频电流旁路通地。單回路矿石机声音較响，不过选择性是不够好的。

圖 23 为双回路矿石机，这里多了一个綫圈 L_1 叫初級，原有的綫圈 L_3 算作副綫圈，或叫次級。 L_1 用同号綫在 L_3 下4公厘处繞40圈，每10圈抽一个头。如果用蜘蛛形的， L_1 另用一塊蜘蛛板繞40圈，也是每10圈抽头，它和次級的距离也是

4公厘，在蜘蛛板的中心穿一套有彈簧的螺絲，把它們固定住。綫圈除綫尾和地綫直接相連外，其他綫头可接在如圖25的香蕉插座里，裝在板面上。天綫的头裝上一个香蕉插子，这样可以改变初級圈数。

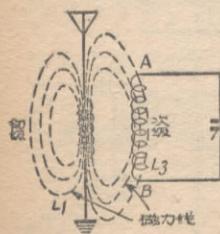


圖 24

如果初級綫圈的圈数多，跟次級綫圈的距离近，那末灵敏度高，选择性差；反之，初級綫圈的圈数少，和次級綫圈的距

离远，那末选择性好，灵敏度差。当高頻电流在初級綫圈里流动时，四週会产生眼睛看不見的磁力綫，切割次級綫圈，使次級綫圈里也發生电流，如圖 24。次級綫圈和可变电容器組成的电路，粗看好像是并联調諧回路，实际上它是串联調諧回路，綫圈 L_3 里通过的电流是比较大的。由于 L_3 的感抗作用，在 A 、 B 兩点間的电压較高，使矿石起檢波作用。

如果当地有五、六座电台，那末裝一架三回路矿石机才能把电台分隔得更清楚，綫路見圖25，綫圈的繞法和裝法見圖26。 C_1 和 C_2 是双連可变电容器。三回路矿石机的选择性很好，但灵敏度比較差些，因为高頻电流在單回路里只跑一个回路，双回路里跑兩個，三回路里就要跑三个，电能損失較大。

圖23的 L_3 和圖25的 L_2 与 L_3 ，它們的綫尾都有虛綫跟地綫相連，表示这两根綫也可以接地。

上面3种型式的矿石机，在裝接元件时应注意下列几点：(1)接綫要短和粗；(2)焊接要牢固；(3)一綫可以同时联接2点或3点的，不必剪断。例如圖里的綫圈头可以留長一点，接分綫釘后再接天綫柱，再接定片；(4)元件和元件不要相碰；(5)板底、板面可用木板，最好用膠板；(6)底板的大小，要容納得下元件。至于外觀式样，可以随心所欲，不受限止。

有人問：矿石机能不能再增加些回路，如四回路、五回路等，为了改善选择性，答案是可以的；不过我們收到的广播电台的信号是很微弱的，它跑过三个回路，已經是長距离賽跑，电能損失很大，再要叫它跑下去，就难望它能推动耳机的膜片發出声音了。

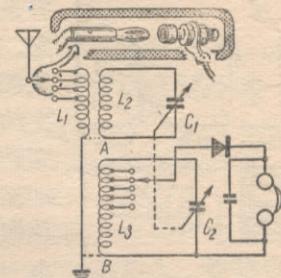


圖 25


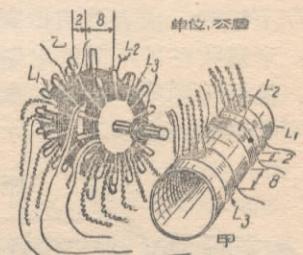


圖 26

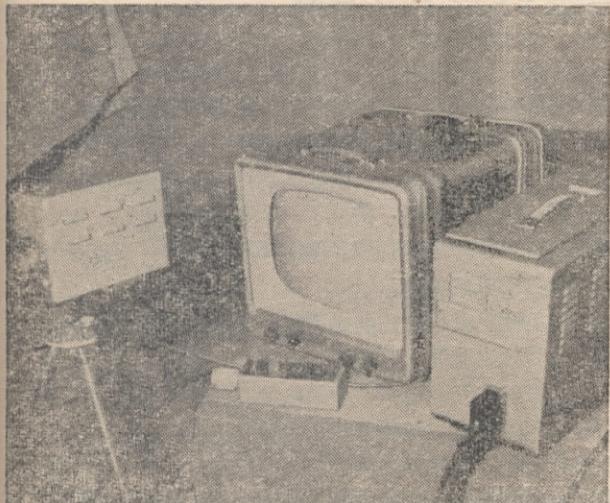

捷克斯洛伐克的第一部工業電視設備

愛杜·阿爾德·謝維林工程師創制了捷克斯洛伐克的第一部工業電視設備。這個設備由三個部分組成：小型接收機、脈沖和放大設備以及一個具有大螢光屏的監視裝置（見圖）。工業電視設備可以進行生產監督，減少工作時的工傷事故，降低生產費用。可以用于動力廠、冶金廠、森林業、採礦業、鐵路和交通運輸以及其他工業部門和文化部門。



這部工業電視設備可以監視 600 米以內的事物，清晰度可達 400 線。全套設備的部件都是由捷克斯洛伐克製造的。（捷克斯洛伐克大使館新聞處供稿 章燕翼譯）

美國無線電工程師學會舉行年會

去年美國無線電工程師學會在紐約舉行第 44 次年會。提出了 275 件關於電子學發展的技術論文，另外還有空軍通信及人造衛星方面的論文，和配合這些論文的 714 種最新電子元件和設備的展覽。

會議討論了一般通信制度、車輛通信、空中交通控制、航海、微波傳播、遠距離測量制、工程管理技術及電子學在醫療和工業上的應用等問題。此外，并着重在技術性會議中，討論了超視線無線電傳播問題。

學會聽取了軍事通信學院的電子專家們關於原子彈爆炸時對通信影響問題的報告。據稱一般通信設備，如

電傳機、無線電機、電纜等，在距爆中心 1500 碼以內者受極嚴重破壞，1500—2000 碼間者，受相當的破壞，2000—3000 碼間者破壞較輕，而在 3000 碼以外，則破壞極微。至于埋在地下的電纜，即使只埋入一英吋左右，如不受直接轟擊，便可不受影響。高鐵塔和天綫則最易摧毀或折斷。

摘譯自國際電信聯盟的電信月刊 1956 年 4、5 月號

配置晶体三極管的絕緣測試儀

民主德國——希伐爾茲公司出品了一種絕緣測試儀。它本身能產生測量用的 800—1500 伏的直流電壓。在測試儀內部作為振盪器用的晶体，先產生音頻電壓，然後經過變壓器把電壓升高再經過整流後，變成直流高壓。測試儀的電源是 22.5 伏電池。可以測量 2—3000 兆歐的電阻。它的體積很小，僅有 $130 \times 82 \times 62$ 公厘，所以這種測試儀完全可以代替常用的手搖邁格表。

日本無線電台概況

目前，日本的無線電台，每月平均增加約 360 個，根據 1955 年下半年統計，全國共有電台 18757 個，按用途可劃分如下：


電台用途	漁業	業余	警察	運輸	電力 調度	公眾 通信	海上 安全	廣播	其他
數量	6858	2988	2682	1562	695	617	590	457	2368

從以上分析可見，隨著日本捕魚區的擴大，漁業電台的使用量已佔全國第一位。而在漁業上利用無線電浮標等的發展，還正在引起了廣泛的注意。此外，日本的業余電台也在迅速增多。

感情測量機


在英國“不列顛科學促進協會”里，有一些科學家會公開進行過一種機器的表演，他們深信這種機器能準確地測驗出任何一对男女是否適於結婚。在這種機器上裝有 22 個小型電視屏幕，只要通過電流，人腦就會在屏幕上顯示出電流曲線（腦電圖）；然後再對這種曲線進行分析，就能測出被測驗者的智力好不好，並且還能測驗出感情的真實程度。

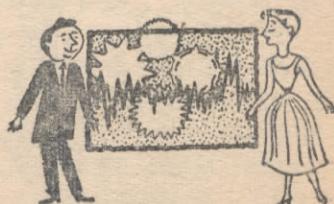這些科學家認為，假如男女雙方在機器上顯示出“相協調”的腦電曲線，那麼，就表示他們將能和睦地共同長久生活下去，一定不會吵嘴；他們在處理重大問題時，會取得彼此諒解而達到行動和意見的一致。（長流譯自蘇聯“青年技術”雜誌 1956 年 10 期）




为什么

1、为什么精密电表的表头上，在表针下面沿着刻度要有一条狭窄的反光镜子？

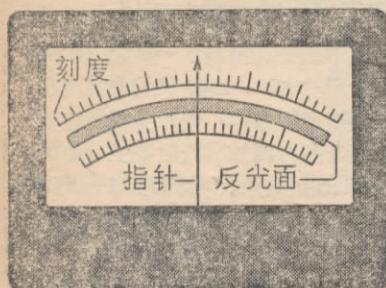

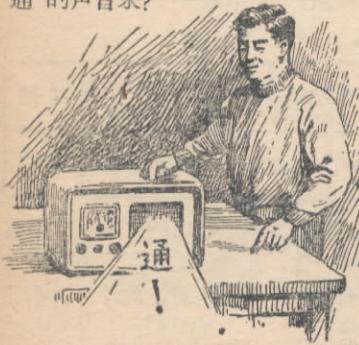2、一部开用的收音机，无信号输入的时候，无意中用手敲了一下收音机的外壳，为什么喇叭里发出一声“通”的声音来？



3、为什么在开用的大电力發話机旁边，常常会听到發話机里直接发出話音来？



4、在开用的發射机旁边，用收報机在各个波段收听，除了能收听到發射頻率和它的倍波以外，为什么有时还能在其他的頻率上也能收到与开用頻率相同的信号？

(尚药生)



第1期为什么答案


1、这种哨叫声往往与礼堂的建筑，喇叭和話筒的位置等因素有关。如果礼堂很小，音响效果較差，喇叭与話筒相距太近，喇叭中的声音就有送回授到話筒的可能，放大以后再把它送到喇叭，喇叭的声音又回授到話筒，如此循环不已，喇叭是屏路，話筒是柵路，構成了一个低频振盪电路。整个礼堂就变成了一个振盪器，所以会产生哨叫声。要避免这种叫声，可以适当減小扩音机音量或調整話筒与喇叭的位置。

2、一般收音机上所用的喇叭是电动式的揚声器，它有一塊永久磁鐵或电磁鐵，中間嵌入音圈。当音頻电能通入音圈后，音圈便在磁场內往复振动，联帶着的紙盆于是也因振动空气而發声，如果紙盆直徑越大那么被振动的空气也就越多，而引起空气的共鳴，这样就能获得較好的低音。

3、因为一架超外差收音机，常常具备兩個中頻变压器，第一个变压器的初級接在混頻管輸出，次級接在中放管柵極輸入；第二个中頻变压器的初級接在中放管屏極輸出，次級接在第二檢波小屏輸入。这样中放管的屏柵回路都有一个与中間频率相諧振的LC回路。如果我們佈線不当，屏柵間交連很紧，有电能回授，或中頻变压器失調，使中放級电路形成一个調屏調柵的振盪电路，而变成一个低频振盪器，收音机就会产生哨叫声。

4、如果交流电压表直接接到电子管的屏極上，这样就会有一部分供应电子管屏極的直流电流由表中經過，那末所測得的收音机末級输出的音頻电流就会不准确了，所以必須串接一只 .02 微法的电容器阻断直流电流通过。

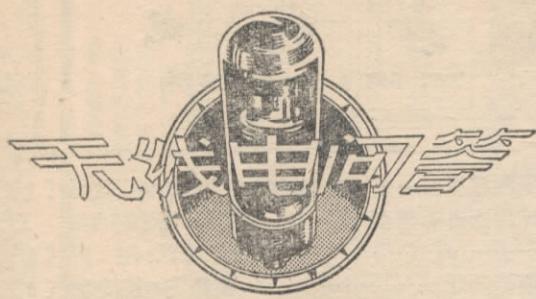5、在电源变压器初級圈与次級圈之間加一層金屬箔的目的是避免来自电源电力線路的高頻干扰。当高頻干扰自电源線路輸入时，便由金屬箔导入地綫，收音机可以不發生杂声。



〔問〕：第10期“常識講話”指出：在超外差式收音机里，因为用了几級中放代替高放，所以它的选择性比高放調諧式穩定。但是，据我看，在超外差式收音机的混頻級以前，輸入調諧回路也和高放調諧式一样，是 C 变而 L 不变，那么，用超外差式又有什麼好处呢？

（越南海防林炳权）

〔答〕：被选择的信号，就是受到最大增益的信号，所以从一个頻帶內收音机增益的变化百分比，可以看出它的选择性的优劣。百分比愈低，选择性愈稳定。先假設有一架高放調諧式收音机，它有三級高放，每級的增益在頻帶範圍內由10变到20，那么这三級总增益的变化就是由 $10 \times 10 \times 10 = 1000$ 变到 $20 \times 20 \times 20 = 8000$ ，而平均的增益为 $\frac{1}{2}(1000 + 8000) = 4500$ ，变化百分数是

$$\frac{4500 - 1000}{4500} = \frac{7}{9} \approx 80\%。$$

現在，把这部高放調諧式机的第二、三兩級改用中放，它們的增益假定各为40，固定不变。那么总增益的变化就是由 $10 \times 40 \times 40 = 16000$ 变到 $20 \times 40 \times 40 = 32000$ ，平均增益为 $\frac{1}{2}(16000 + 32000)$

$$= 24000。变化百分数为 \frac{24000 - 16000}{24000} =$$

$$\frac{8000}{24000} \approx 33\%。$$

所以超外差式收音机增益的变化要小得多，选择性的变化自然也小得多。这就是我們說超外差式收音机的选择性比較稳定的緣故。（沈肇熙答）

〔問〕：在第八次党代表大会上，一个人在講台上講話，为什么許多外国的来宾都能听懂呢？

（張鳳柱等）

〔答〕：講台上講話的声音一方面用扩大机輸送到整个会場，同时，也輸送到各个翻譯室，由各个翻譯室翻譯了以后再輸送到外宾的坐席上去。关于这个問題本刊1955年12期10頁上“怎样同时播送多种語言”一文中介紹的比較詳細，可以参考。

〔問〕：在不接地綫的情况下，最簡單的矿石收音机（如圖1）中矿石一定要接在甲、乙兩點間，而不能接在丙、丁間，为什么？

（方栋）

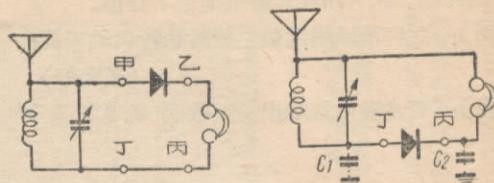


圖 1

圖 2

〔答〕：普通可变电容器的动片都接在丁端和机壳相接，它和大地及人身間的潛佈电容(C_1)很大；同时耳机和人身間也有很大潛佈电容(C_2)，如圖2这样， C_1C_2 就变成了矿石的傍路电容器，使通过矿石的电流減少了，自然矿石机的效率就很差了。

〔問〕：調幅波經檢波后只剩下一半，为什么不失真？

（方栋）

〔答〕：一般無線电台發射出的电波都是双边帶的，它的圖形像圖3甲，圖中实綫是高頻波，它的外廓（包絡綫）就是音頻部分（虛綫），这样的电波若削去一半后它的平均值就正好是音頻电流了（圖3乙），所以不会失真。

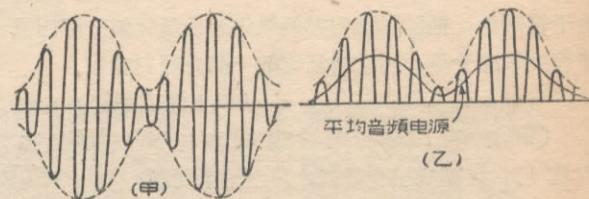


圖 3

〔問〕：为什么接电子管收音机的耳机要分正負，而接矿石收音机时可以不管正負？

（程远荣）

〔答〕：电子管收音机中都有直流屏流流过耳机綫圈，若此电流的磁化方向和耳机中本来的磁性方向相反时，日久不但会使磁性感弱，并且在大信号时要發生諧波失真。

在矿石机中沒有直流电流，只有交流电流流过耳机，所以可不分正負。

〔問〕：当利用小型紙盆电动喇叭代替話筒时，有时扩大器要受到無線电的干扰，为什么？

（周广元）

〔答〕：一般話筒都有金属壳，它和扩音机机壳相接，起到屏蔽作用，故不易受無線电干扰。但用喇叭代替时，不但体积較大，且無屏蔽，因此，易感应無線电波。可以用高頻濾波器濾除。

〔問〕：有干电收音机一架，一开電門喇叭响了一下就不响了，后来用一节新手电筒电池并联在甲电上就好了。这样使用一段时期后，拿下手电筒电池又响了，但只能使用几十分钟，何故？

（潘吉惠）


〔答〕：是甲电用完了，当你并联上一节电池后，这个电池一方面供給收音机灯絲，另一方面又帮助旧甲电去極化，使它恢复了一些工作能力，使它能單独工作一

个很短的时期。这种用法对新电池很不经济。

(问)：怎样消减附近发电机对收音机的干扰？

(王宏鉉)

(答)：可在发电机输出端及收音机电源部分加接滤波器。

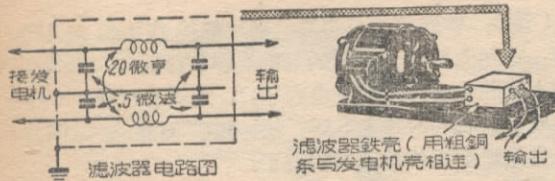

(问)：已衰老的电子管，有时用火烤一烤又能用一些时候，为什么？
(郭肇勇)

(答)：因为一般塗鉛陰極和氧化物陰極的电子管能發射电子是因它的表面存在着一層單原子鉛或單原子鋇等。由于使用時間過長或其他原因而使表面單原子層蒸發掉時，他的發射能力就減弱，電子管就衰老。若將電子管烤熱，他的陰極內部的氧化鉛或氧化鋇分解而重新形成單原子層，因之恢復它的一部分發射能力。

(以上沈成衡答)

(问)：看了你刊去年12期“我怎样从矿石机裝到5灯机”后，根据我所有材料，發生兩個問題：

1、能否用IV代替5y3GT做整流。

2、电源变压器的綫圈，綫圈与綫圈間不垫紙行嗎？


(胡紀武)

(答)：1、不能。主要是IV直流輸出电流最大仅50毫安，不够全机乙电流消耗。2、电源变压器綫圈与綫圈間不垫紙行嗎？應該垫紙，防止綫圈間絕緣層脫落，發热短路，燒坏变压器。

讀者·作者·編者

本刊所載各種無線電設備的技术稿件，目的是为了介紹科学技术知識、交流生产工作經驗。其中有些器材是屬於管制範圍內的。讀者閱讀后如欲自行試驗制作，應該按国家法令規定，履行登記或申請手續。近來編輯部接到不少讀者來信詢問或提出意見，仅在此統一簡复。以后，这类問題本刊不再一一作答。

本刊1955年第8期曾轉載公安部頒發的“無線電器材管理條例”，可供參考。

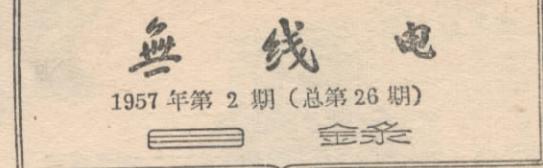

- 在卡羅維瓦里 中国無線電代表隊隊長童效勇 (1)
談国际無線電運動競賽 第二屆国际無線電運動競賽大會裁判汪勳 (3)
遠距離自動化 張翰英 薩支天 (4)
無線電控制模型飞机 陶考德 (7)
保護燈絲的小經驗 孔慶安 (9)
一架交流二管外差機 白克榮 (10)
我制成了能帶喇叭的矿石机 白鷹 (11)
有“視覺”的機器人 (12)
檢修收音機經驗雜談 張萬鈞 (13)
談談關於磁帶录音中磁頭失真幾個原因 (14)
用3伏电池作三用機的燈絲電源 童光輝 (16)
一種少見的檢波器 鄭谷升 (17)
如何拆修瀝青封注的無線電元件 全陸仪 (17)
電子管的變通用法 周寧華 (18)
測試零件經驗点滴 同 (18)
對修理POEM-B直流水收音機的意見 黃日昇 (19)
對354型直流水收音機的兩點改進意見 景志禮 (19)
測喇叭阻抗的簡單方法 侯殿三 (19)
一種消除交流哼聲的線路 邵本鈺 (20)
在BC-221頻率表上加裝調幅的簡單方法 袁仲華 (20)
蘇聯無線電專家們的談話 李洛童譯 (21)
數字電阻表 (美)C.P.迪衛德 (23)
資料 全國各地人民廣播電台冬、春季頻率表 (24)
552-3型交流五燈中短波收音機 (25)
矿石收音机的制作和原理——II 吳觀周 (26)
世界之窗 (29)
为什么? (30)
無線電問答 (31)

封面說明

保衛祖國的領空!

用無線電控制的一種新武器——地空導彈，可以自動追蹤來襲的敵人飛機，把它擊落。(傅南林畫)

編輯、出版：人民郵電出版社
北京東四六條13號
電話：4-5255 電報掛號：04882
印 刷：北京美術印刷廠
總發行：郵電部北郵局
訂購處：全國各地郵局
代訂、代售：各地新華書店

定价每冊2角 預訂一季6角

1957年2月19日出版 1-52,858

上期出版日期：1957年1月19日

1. 频率跟电感量、电容量的关系

2. 空心单层密绕圆筒形线圈数计算图

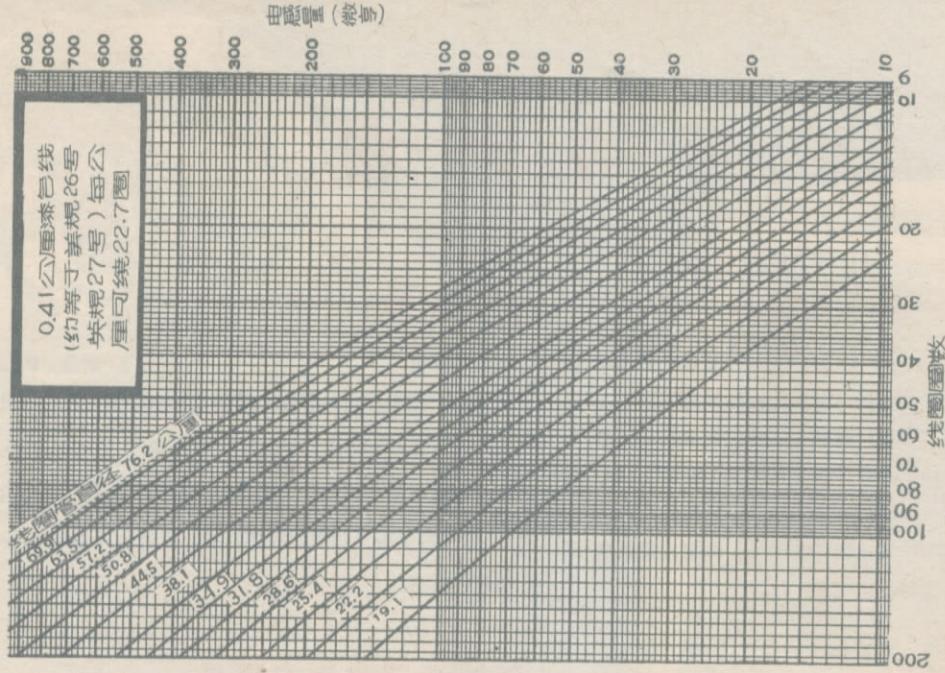
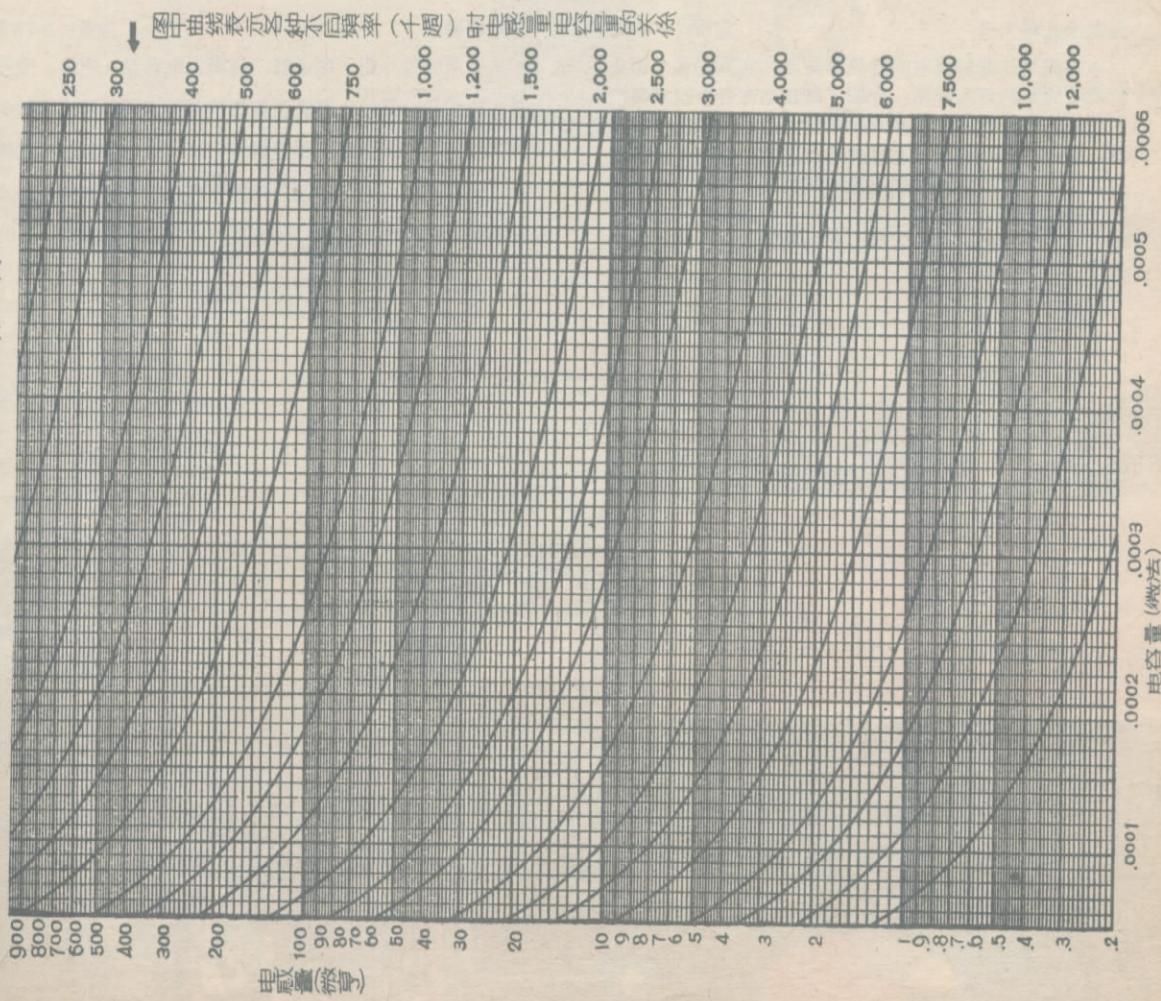


表1.例：如果可变电容器为0.00036微法，要接收的频率为500千週，那末在这两线交点向左看，求得280微亨，这就是所需要的圈数。

表2.例：假如所用线圈圆管直径为50.8公厘，欲求280微亨时的圈数，那末由这两线交点向下看，为80圈，这就是所需要的圈数。

註：表2的漆包线是直径0.41公厘的，比它粗的线，应多繞几圈，比它细的线，应少繞几圈。

新書介紹

無線电台是怎样工作的

苏联克尼雅节夫著

定价：1.10元

本書着重叙述便移式無線电台工作的各种基本物理概念，从电子、电流、电場、磁场、無線电波谈起，一直到無線电發射和無線电接收设备工作的整个物理过程。初学無線电的讀者看过以后就会对無線电通信工作有一个初步的了解。供初中文化程度的学生、幹部、業余無線电爱好者、部队通信战士阅读。

苏联的無線电

苏联卡扎科夫著

定价：0.44元

本書叙述苏联無線电的发展简史及其在苏联各个历史阶段中所起的巨大作用，介绍了無線电在各个技术部門的广泛应用。說明了苏联業余無線电活动的情况及其貢献，說明了苏联無線电在以共产主义精神教育劳动人民中的作用，苏联無線电在人民的政治、經濟、文化生活中的重要地位，並和資本主义国家把無線电作为进行反动、荒謬、兇杀、战争宣傳工具的情况作了一个鮮明的对比。

雷达淺說

戴亦晶編著

定价：0.32元

雷达是一門年青而具有远大發展前途的科学。它的历史很短，但它的应用却非常广泛。本書簡單地介紹“什么是雷达”、“雷达的基本原理”、“雷达机的構造”以及“雷达的应用”。書中尽量避免用数学和线路圖，以适合於具有初中文化程度的讀者。

怎样选择無線电零件

童光輝編著

定价：0.75元

本書系統地介绍了电子管、线圈、电容器、电阻、变压器、揚声器、話筒、开关及旋鈕等各种重要無線电零件的工作原理、特性参数、質量鑑別方法，最后談到怎样选择合适的零件，並介绍了国内外零件商品的式样和特点。本書供無線电裝修人員和广大無線电爱好者學習参考。

介紹几本集邮方面的新書

邮票上的莫斯科

俞彪文著

定价：0.45元

苏联邮票

苏联邮电部著

定价：0.18元

1955年布拉格国际邮票展览会

人民邮电出版社編

定价：0.30元

（以上各書請向新华書店購買，如当地書店售缺或其他原因買不到書时，可匯款直接向“北京王府井大街邮購書店”邮購）。

人民邮电出版社出版