
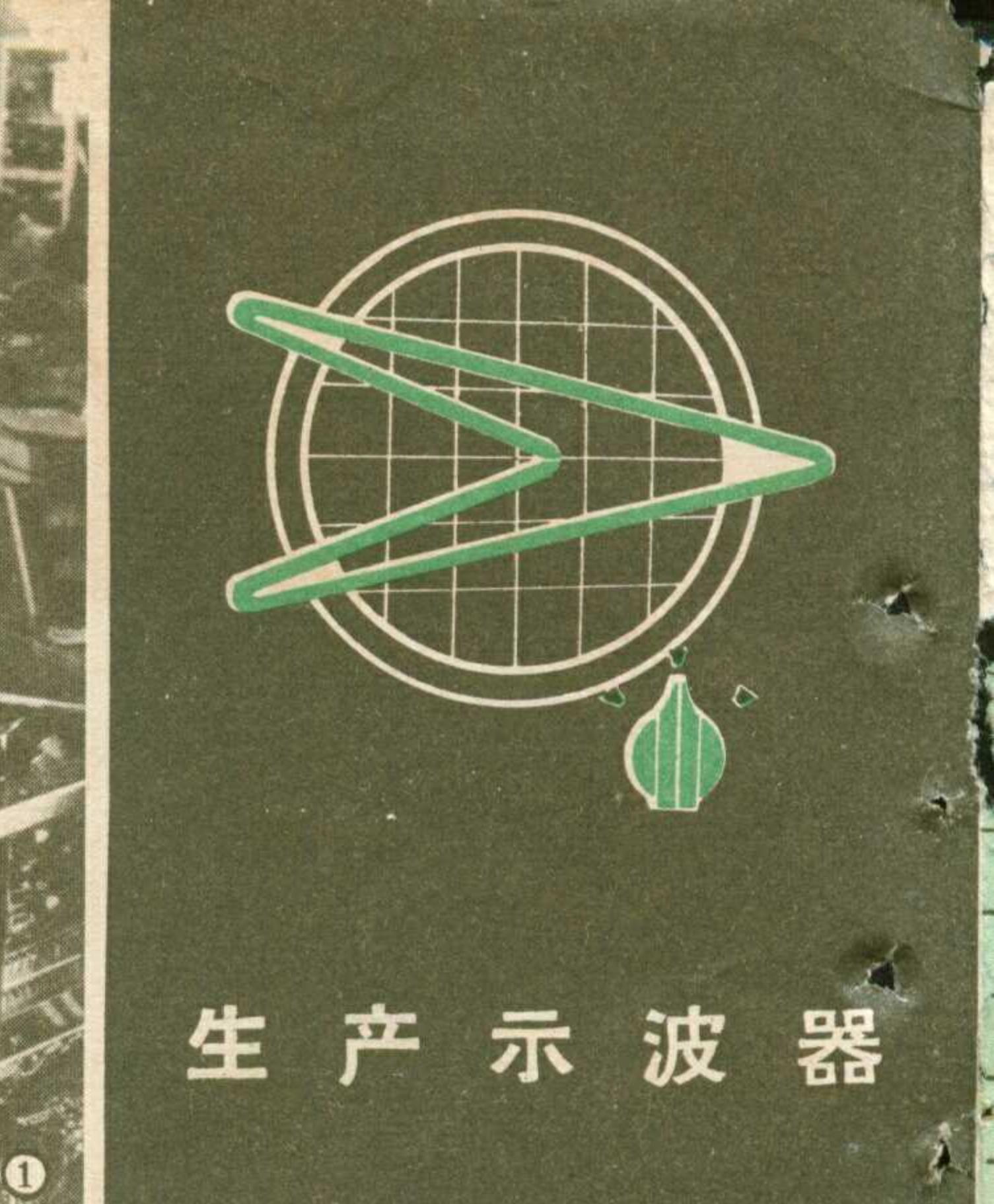


无线电
WUXIANDIAN

8
1964

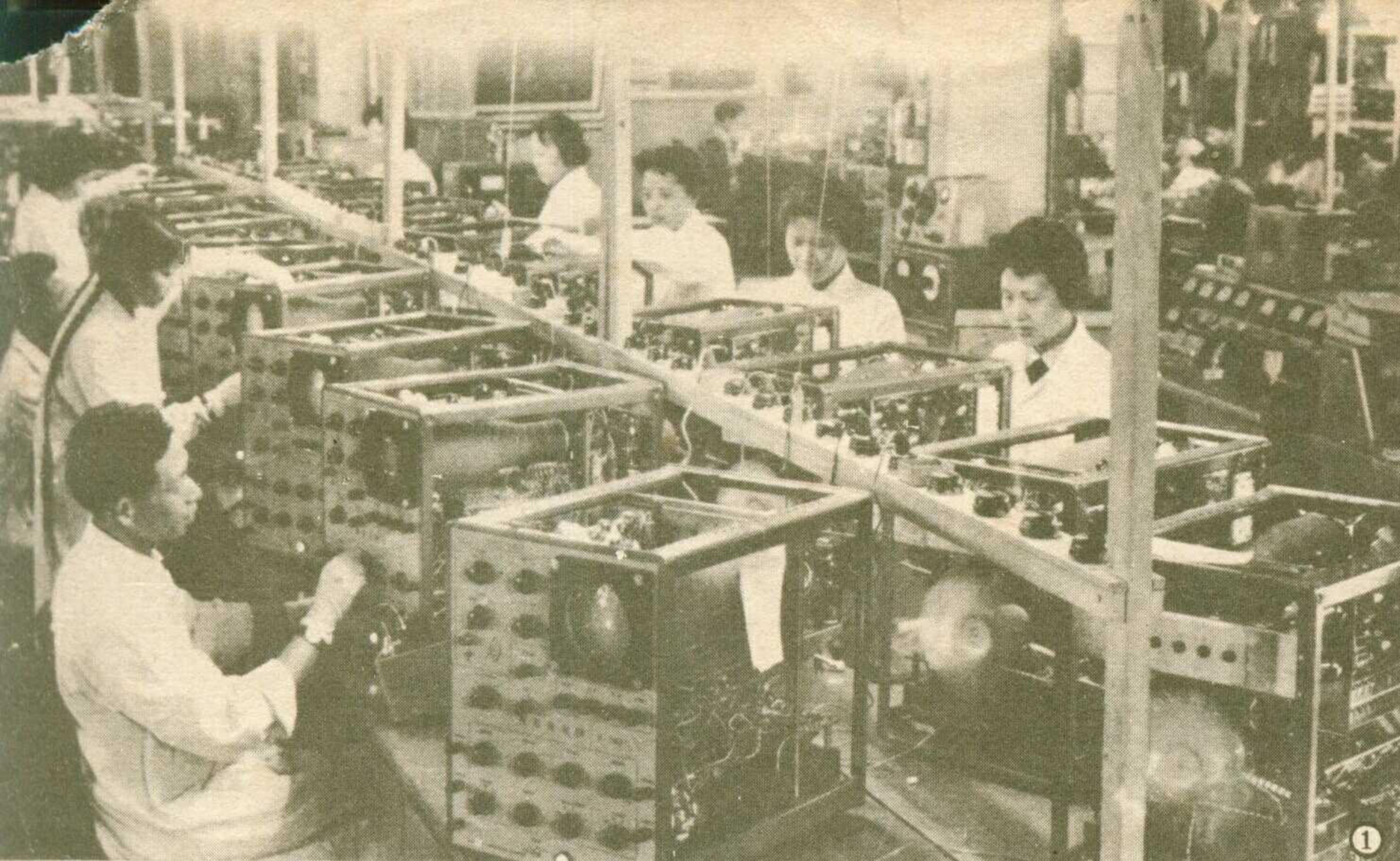





生产示波器

示波器是无线电电子学研究方面的主要仪器之一，随着无线电电子学日新月异的发展，出现了各种不同类型和使用范围的新型示波器，广泛应用于国民经济各部。下面介绍的图片是示波器生产的情形。



柳岸摄影

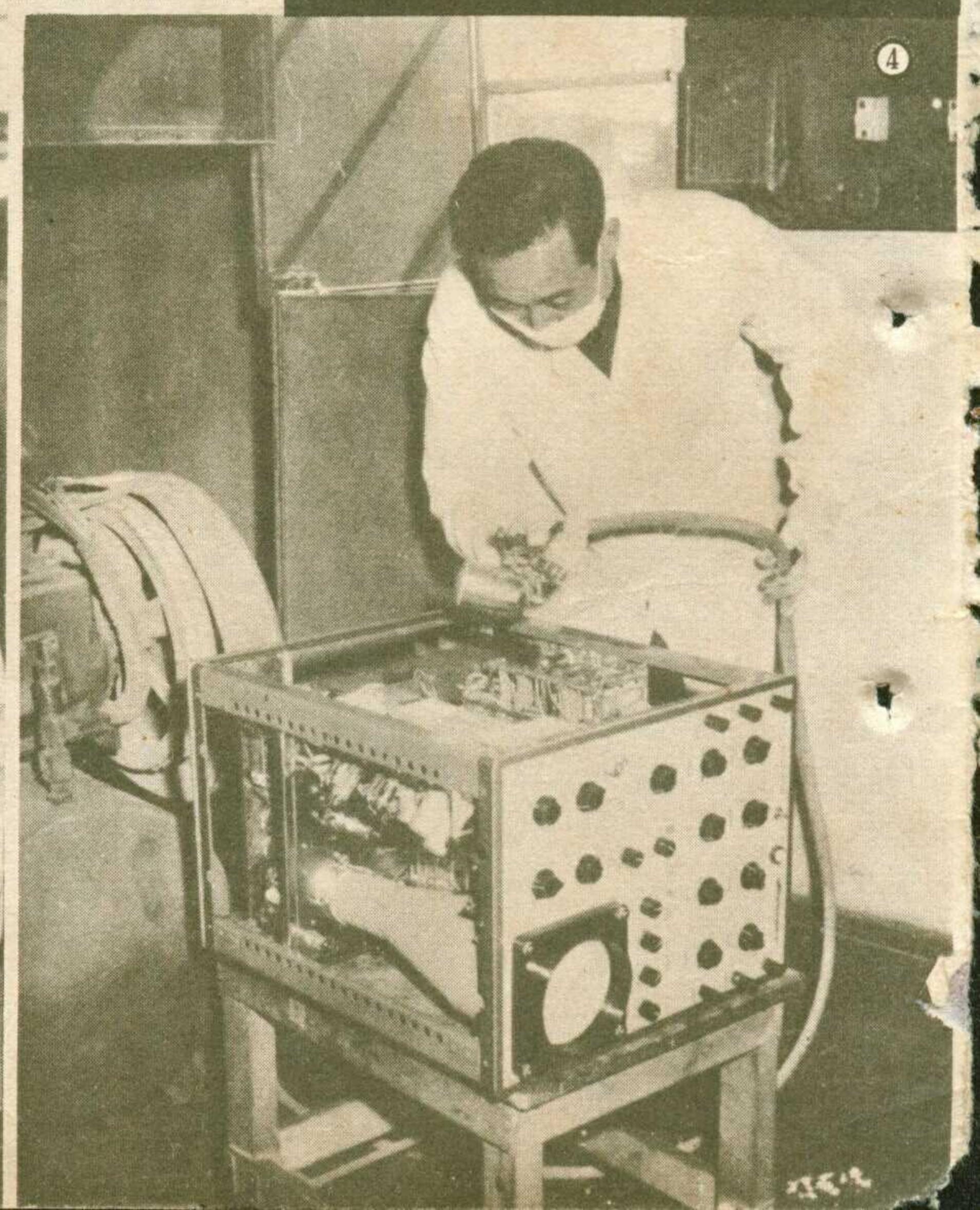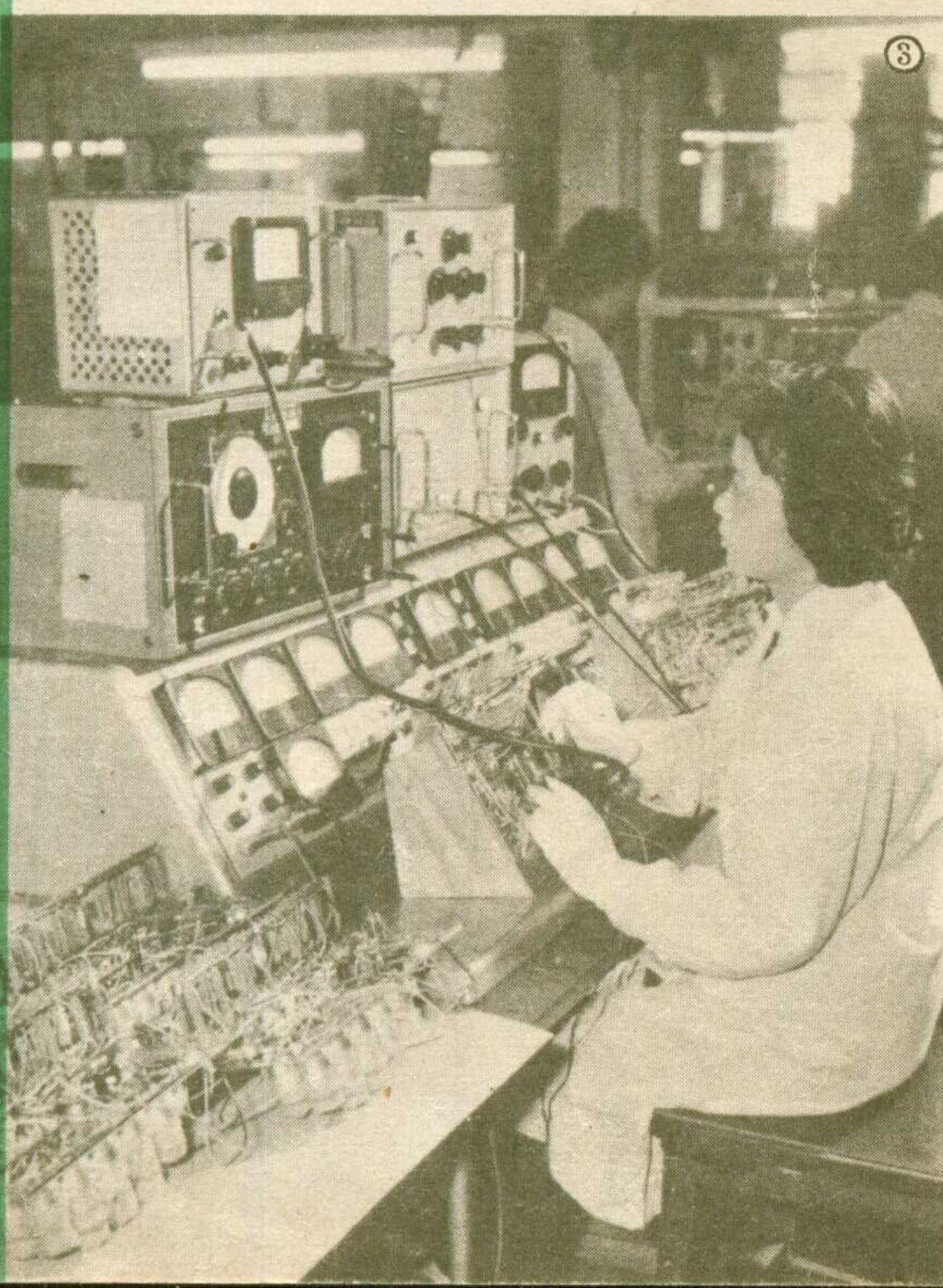

(一)大型示波器
生产车间一角，校验流水线。

(二)示波器单元件的元件装配焊接工作。

(三)示波器是由
几个主要单元件合成的，这是对一个
单元件的精细调整。

(四)整机装好
后，喷漆防护剂。



积极响应号召 切实地开展无线电活动

张文华

最近国家体育运动委员会发出了指示，号召各地开展游泳、射击、通信、登山四项活动，以更好地增强人民体质，培养能文能武的人材，为生产和国防建設服务，适应全民皆兵的需要。我們广大业余无线电爱好者，应积极响应这一号召，利用自己的业余时间，参加通信活动，勤学苦练，迅速地掌握通信技能。

通信联络是国防系統、军队的耳目和神經系統。如果通信联络搞不好，指揮員在战斗中，即使有正确的决心和良好的指揮艺术，也难以取得战斗的胜利。

通信联络的种类很多，包括簡易通信（音响、灯光、旗語等）、运动通信（汽車、摩托車、自行車、徒步传递等）、有綫通信和无线电通信。这些通信方法，各有其特点，在战斗中能各尽其长，在現代战争中，都是不可缺少的。如簡易通信，使用方便、迅速，能传达一些简单的命令、指示、报告；运动通信，则不論部队調动、集中、行軍或追击敌人中，均确实可靠保障指揮；有綫电通信，使用方便，稳定可靠，不易泄露秘密；而无线电通信，则具有簡易通信、运动通信和有綫通信所不及的优越性。它能与空中的飞机、海上的舰艇、运动中的机械化部队，以及位置不明的、隔有不能通过的空間的机关、部队建立或保持联系，并能根据需要，組織通播通信，在同一時間內，将通信內容传达到所有联系的对象。无线电活动就是为国家培养具有这种通信技能的坚强后备战士。

无线电通信活动，要求在規定的时间內，經過一定里程的行軍，准确无誤地完成或提前完成作业項目。这就可能在前进途中遇到各种不同气候条件和其他自然障碍，需要运动员翻山越岭，泅渡江河，穿越丛林和荆棘草地或跳跃障碍，通过难以行走的泥濘道路，去爭取胜利完成任务。因此，通过活动有助于增强国防观念，培养和鍛炼运动员具有良好的体力、耐力、动作速度和一般的游泳、越野和登山等运动技能，并培养参加者具有共产主义道德品质和风格，树立三八作风和发揚英勇頑强、机动灵活、意志坚强，不怕艰难困苦，敢于斗争，敢于胜利的革命精神。

要想在无线电通信活动中，取得优良成績，还得具备一定的通信技术水平。通过活动，可培养参加者能在恶劣的气候、自然干扰、信号微弱、通信稿断断續續的情况下，善于掌握时机，熟练地操作机器，在干扰的条件下，頑强地听辨抄收，并能迅速准确地整理报文錯、漏、串的能力。此外，也培养他們能在运动中通話，利用短暫的时间，迅速地設法保持联络不間断。同时，也还培养他們具有普通的无线电工程基本知識和一般制作水平，一旦机器发生故障，能迅速及时排除，繼續工作。通过活动还培养他們具有一定的軍事常識，会利用地形地物，熟练地使用地图，正确地判断方位、地物等，扩大他們的知識領域，促进智力的发展。

无线电通信活动，对經濟建設和国防建設，是一項具有实用价值的活动，應該利用业余和課外活動時間，积极切实地开展起来，其主要方法是：

一、各級无线电俱乐部除开展广泛宣传外，要善于利用現有条件，充分发挥人員、器材的作用，土洋結合，因陋就簡，結合民兵訓練和学生課外活动开展基层活动。除在基层单位开展无线电工程制作、无线电測向和无线电收发报训练外，还要狠抓基层区級、专市一級的业余代表队的通信活动，特別要抓好綫路通报和无线电通信訓練（即过去所称“无线电通信多項运动”），并在現有的活动基础上，通过各种組織和学生課外活动，有計劃、有步驟、有重点地分期分批地普及无线电通信活动，在普及的基础上不断提高。

二、无线电俱乐部是开展无线电活动的一个重要基地，是培养积极骨干分子，提高技术、推动普及，指导基层活动的中心，应加强思想建設、組織建設和业务建設。此外，还要有計劃地利用节日、假日，組織或举办业余竞赛或等級考核，检查訓練质量，推动普及，促进运动技术水平的提高。

三、积极骨干分子，是开展无线电活动的骨干力量，不可缺少的助手，是能否更加广泛地开展无线电活动的决定性的关键。各級无线电俱乐部要重視和用各种形式團結培养他們，尊重、信任、依靠他們，合理分配工作，給他們帮助解决工作中的一些实际困难，充分發揮他們的积极性。特別是中、小学校的无线电普及活动，主要要依靠学校教师来辅导。

我們相信，无线电通信活动，在三面紅旗的引导下，各級无线电俱乐部和广大的积极骨干分子，积极响应国家开展通信活动的号召，迅速切实地通过各种形式开展活动，广大青少年和民兵們热情地参加，就一定能够在增强国防和經濟建設后备力量和提高运动技术方面，作出一定的成績。

无线电測量技术与近代科学技术的關係

邱 洱

人类要改造客观世界，首先必須通过实践認識客观世界。只有在实践中掌握了自然界各种現象的規律才能征服自然。測量技术就是人类通过实验的方法，确定客观事物各种量的数值，对客观事物进行探索，以求得其内在联系——規律性的方法。測量技术的水平往往标志着科学技术发展的水平。举例來說，如果我們对超高頻振蕩不能进行測量，那么要有效地产生、控制和利用它也就很难想象。因而測量技术一定要伴随各科学技术部門的发展而发展。无线电技术的发展过程，就充分地說明了这个問題。

无线电測量技术一直是緊紧伴随着无线电技术各环节的发展，而不断向更高的頻段，向更高的灵敏度、稳定性前进。能够清晰地显示信号图象的示波技术，以及其他优异的測量方法，被不断地創造出来并日趋完善。如果在无线电设备的制造过程中，在校驗、調試和維修中，沒有足够精确灵敏的无线电測量仪表，很难想象无线电设备能在自动控制、雷达、通信、电子計算机諸方面，表現那样高度的准确性和灵敏度。几十年来，无线电測量技术已經发展成一支空前繁荣的学科。

廿世紀是无线电电子学形成和突飞猛进的时代。广义地說，这里所談的无线电測量技术，实际上也就是无线电电子学各种用途的測量技术。国民经济各部門在无线电測量技术的帮助下，取得了惊人的成就。近代的机械、光学、热力学的測量仪表，在許多方面不如无线电測量仪表（或者說电子測量仪器）优越。由于电信号易于用电子器件等放大，因而无线电測量仪器有极高的灵敏度。通过能量的轉換，无线电測量仪表又可以测定极高的溫度、强大的輻射能或其他形式的能量。由于电子器件內电子运动的惰性极小，因而可以用无线电仪表測得高速度，高頻率的物理現象或运动体的参数，例如放射性的研究和炮弹初速的測定。由于肉眼的滯鈍，人类也只有依靠无线电电子学设备，来对极快速的动作进行研究。无线电測量设备最重要的优点，还在于它具有遙远測量的可能性，具有与自动控制设备紧密配合的可能性。无线电遙測是利用超高頻連續波或脉冲信号的傳送，对远离測量仪表的物件或現象进行測量的一門技术。在近代，无线电遙測技术获得广泛的应用。气象学中用它来对运流层的变化进行观察，射电天文学中用它来研究宇宙空間和天体，宇宙飞行中用雷达来测量人造卫星和宇宙飞船的运动参数。遙測术还用于导航，飞机航測地图以及获取人造卫星測量的結果等等方面。目前，除了易于传输的电磁波信号外，世界上还没有第二种东西可以更有效地担负起遙測的任务。

由于无线电电子学的发展和它本身的优越性，在自動控制中广泛地采用了电子仪器，通过无线电信号來控制执行机构。也只有电子測量仪器，才能完美地与这些控制系统配合，或成为其不可分割的組成部分。由于上述种种理由，无线电測量技术已經渗透到国民经济和科学的研究的各个領域中。

近代工业生产中，愈来愈要求很高的精密度、划一的产品規格和控制操作規程。沒有完善的測量技术来检验是无法实现的。因而如何千方百計引进无线电电子学測量技术，是近代工业生产各部門极重要的一个問題。

一切生产过程涉及的物理量，都可以归結为电量和非电量两大类。电量中包括电流、电压、功率、频率等。这都是运用电气仪表进行測量的（粗糙时用电工仪表；精确时用电子仪表）。非电量包括机械量（尺寸、位移、光洁度、应力、压力、速度）、真空度、溫度、濃度和時間等。近代常利用換能器把非电量变成电量来測定，并已取得良好的效果。

在近代已經有种类繁多，利用各种不同原理的非电量的电测仪表。这些仪表中采用了各种換能器将非电量轉換成电量。如对机械量的測定，可以采用可变电阻、可变电容器将机械位移变成电阻、电容的变化，从而引起电路中电量的变化。利用以下种种原理，如物质接触电阻在外力作用下变化的原理，电阻絲变形时电阻率也改变的原理，压电效应和磁致伸縮的原理，磁路空气隙变化使磁阻变化以及感应起电的原理等，可以制造出适用于各种場合对位移、厚度、速度、作用力以及其他机械量和時間进行測量的換能器。用这些換能器进行电測，可以大大提高測量精确度，并实现許多机械方法所不能进行的測量，例如測量高压密閉容器中的水位，电镀层厚度及探測材料的內伤等。用光电測微計和电感測微計測定工件的尺寸和光洁度远比机械測微計准确和灵敏。用机械計数器測量轉速，由于時間掌握不准确和机械安装不正，使用长久磨損等，誤差甚大，而量程也有限。如果采用脉冲显示和頻閃观测仪，就会非常准确，并能測量极高的速度。利用光电效应，当光照变化时測量光电流的变化，可以測定快速动作、輻射体、熾热体的参数。对于溫度的測量，近代广泛采用溫差电偶。利用亮度光电計、比色高溫計也可以測熾热体的溫度。由于不同湿度的物体对电磁波和光波吸收不同，因而可以直接地或通过光电效应精确地測定木材、烟叶的湿度。利用不同性质和濃度的溶液电解电阻和极化曲綫不同，可以精确地測定酸、碱、盐的濃度。

如上所述，非电量的电測法，正在为冶金、化学、

北京市第二届民兵通信兵无线电通信竞赛

为庆祝中国人民解放军“八一”建军节，同时为把国防体育活动更深入更广泛地推进一步，北京市卫戍区司令部及北京市体委于七月十九、二十日联合举办了首都第二届民兵通信兵无线电通信竞赛大会。

参加竞赛的有来自首都各行各业的工人、干部、学生共68人17个代表队，参加的单位有北京市无线电联合厂、综合仪器厂、西城、宣武、丰台等区的武装部以及清华大学、铁道学院等24个单位。开幕式上并由北京市卫戍区司令部首长对民兵们讲了话。

在烈日酷暑下经过了整整两天的竞赛，完成了竞赛所规定的开设电台、行军无线电通话、抄收通播电报、抄收无线电信号、专向通报、撤收电台等六个项目。

会上还由北京各中小学的11岁到16岁的六名红领巾业余无线电爱好者作了精彩表演。孩子们熟练而迅速准确的竞技，博得了到会参观的首长和来宾的好评。


竞赛结果由北京市无线电联合厂以2301分的总成绩荣获团体冠军。西城区武装部以2115分的总成绩获

机械制造等重工业部门以及纺织、造纸、食品、制革等轻工业部门所采用。在农业技术中，对土壤的分析，对光合作用面积的测量，对暖房、仓库温度的测量和自动控制，更可以用上述方法来实现。所以，用无线电测量技术来进行非电量的测定，正日益引起人们的重视，而逐渐形成系统严密的学科。

现在不妨再来谈谈一些基础科学、尖端科学与无线电测量技术的关系。

首先，对宇宙的研究及空间探索方面。自无线电遥测技术应用于天文学中以来，已经取得不少惊人的成果。如发现了百种以上的天体为波长各异的电磁波辐射源，就是一例。又如人造卫星获得的技术资料，完全是由各式各样的电子仪器测录下来，并由无线电遥测系统传到地面研究中心的，通过这些仪表的工作，人类获得了空前详尽的有关大气上层的压力成分、离子浓度、卫星电荷值、地球电场和磁场强度、太阳及其他辐射源的辐射强度、宇宙射线的组成及变化等资料，并记录了流星和重核粒子的撞击几率和能量等。这就给外层空间的了解及宇宙航行提供了重要的条件。

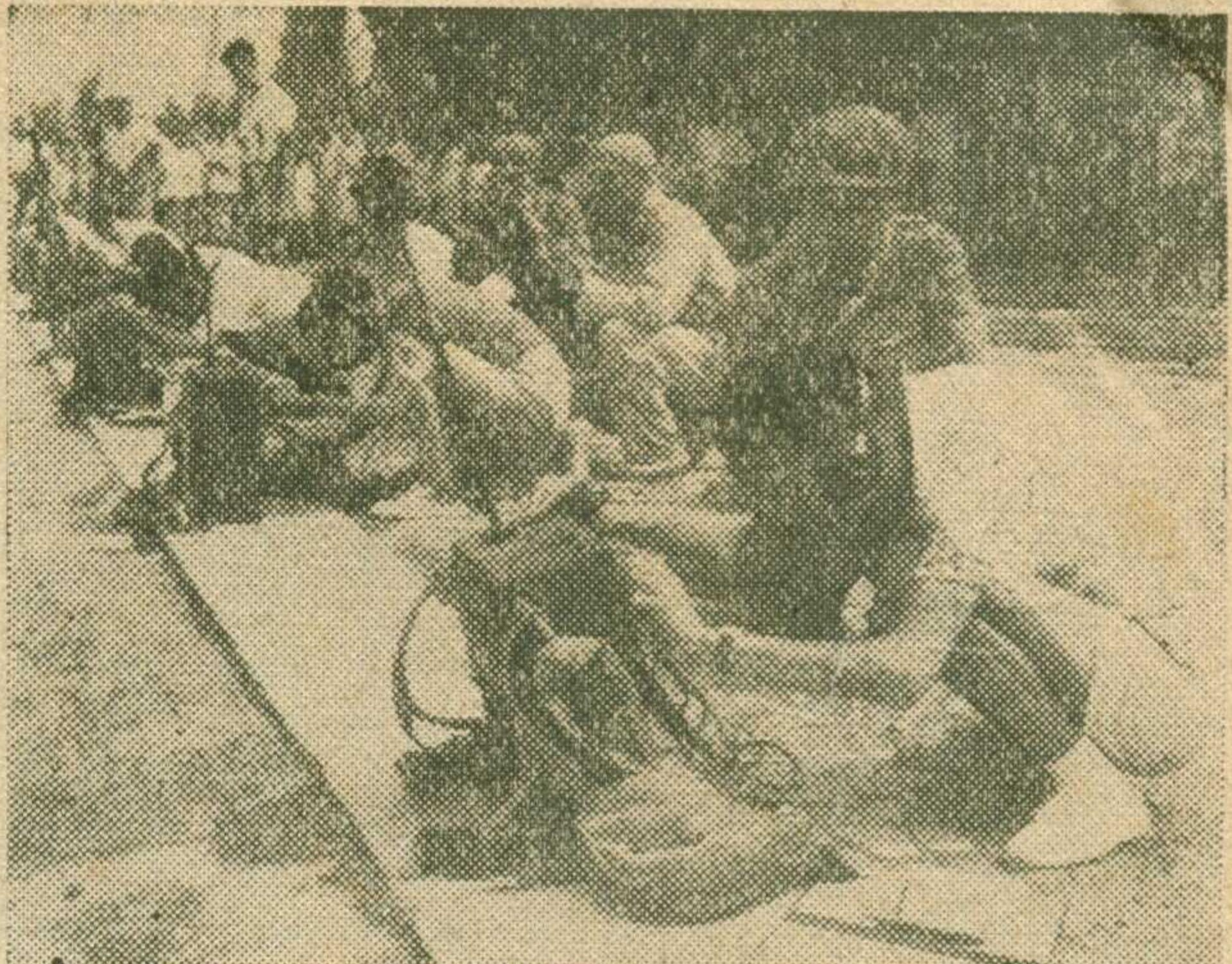在核子物理学方面。在五十年代中，脉冲技术有了进一步的发展，进入了毫微秒的领域。这对于核子物理的研究起了极大的促进作用。毫微秒脉冲技术，是近代研究核子物理和原子能应用的必不可少的工具。对原子



比赛开始时，民兵选手们进行电台架设、调谐，并与对方台校波的情形。

团体亚军。北京市无线电联合厂民兵王如明和高世昌以1280分的成绩取得专向第一名。西城区武装部刘德来、王世宽以1265分的成绩得专向第二名。

这次竞赛充分显示了民兵通信兵们时刻记住自己保卫祖国和保卫世界和平的神圣职责，而加紧技术练兵、刻苦锻炼、不断提高自己的报务技术水平，所获得的优越成绩。（许雅棋）

能的控制必须通过射线强度的测量来进行，这种测量也只有采用为脉冲技术装备起来的电子仪表才能实现。因为在原子运动的种种过程中所用的时间都处在毫微秒（即十亿分之一秒）的数量级。可见，正是由于毫微秒测量技术的兴起，才给核子物理的研究提供了有利的条件，成为核子物理学取得巨大进展的原因之一。

在生命科学方面，首先是在医疗科学上，也采用了无线电测量技术，主要是用于病理的探测和生理现象的测录。人的大脑、心脏等内脏器官，在工作时都会出现一些极微的电流，对这些电流的精确测量以及对若干生理过程（如心搏，条件反射，神经系统的反应等）所需时间的精确测定，能够很准确而迅速地诊断病情。目前电气诊断术还有待于进一步健全，然而可以肯定，它必将为保护人类的健康作出巨大的贡献。在生物学上电子测量技术也已经成了不可缺少的研究工具。

无线电测量技术，除用于上述各方面外，在其他技术科学及基础科学的研究上，也日益成为不可少的优异的新实验手段。

在近代的国防军事技术上，无线电测量技术的重要性，更是不言而喻。新式武器及其运用、维护，战术上的侦察、监视等各方面，都运用着各种精密的无线电测量技术和装备，如雷达、导航设备、声波探测仪器等都

（下转第7页）

磁录音式程序控制车床

田进勤

磁录音式程序控制是利用电子技术实现自动控制的许多简单而有效的方法之一。这里介绍一种磁录音式程序控制车床的设备。


全套设备结构原理示于图1。它是由录音机，选频放大器，继电器排，控制盘，变换器和被控制车床等组成。其工作程序为：

(1) 编制程序。先把转换开关S及录音机按钮投在“录”的位置，然后由熟练工人按动控制盘上的各个电钮，如进刀、退刀、停车等。这种按动不同电钮的动作通过变换器变成不同频率和相应持续时间的电信号，一路送到录音机被“记录”下来，另一路送到选频放大器。后者的任务是选出并放大相应频率的控制信号去启动继电器，使其控制车床，完成加工某一零件的任务。由于在控制机床的同时控制信号也

被录制，因此录音磁带上所录下的信息就是制造这种零件的控制程序。

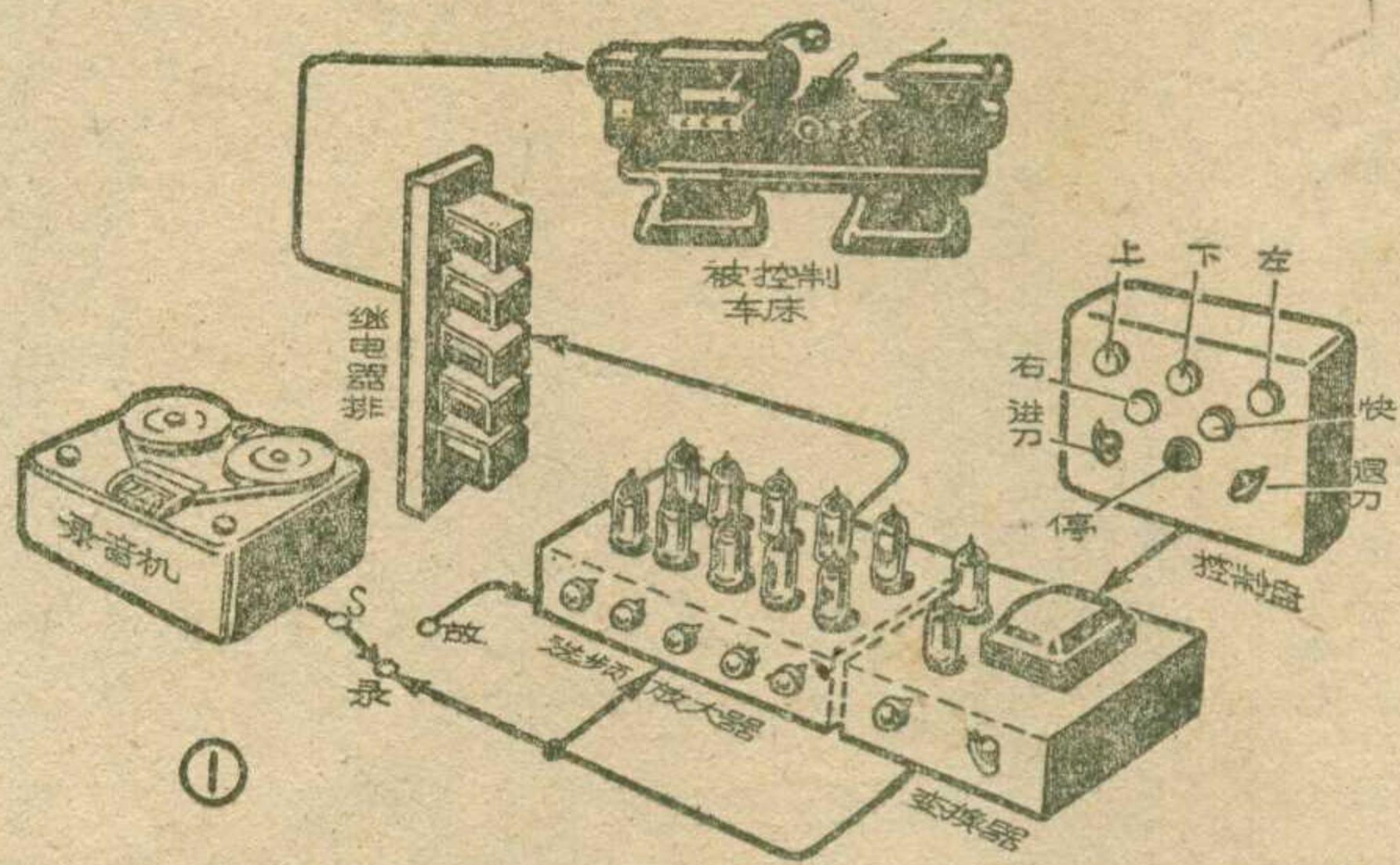
(2) 复放程序

先把转换开关S及录音机按钮投在“放”的位置，把车床调到零位(即开始加工的位置)，然后开动录音机，就开始了自动控制过程：代表不同操作动作的不同频率的信号由录音机输出，经过选频放大器和继电器去控制车床。因为从录音机送出的信号与编制程序时由变换器所来的信号完全一样，因此车床也就和编制程序时一样的工作。以后每加工一个零件，只需上好胚料，调好车床，开动录



音机便可。当生产任务有变动时，只要让熟练工人按另一程序完成一次实际操作就行。

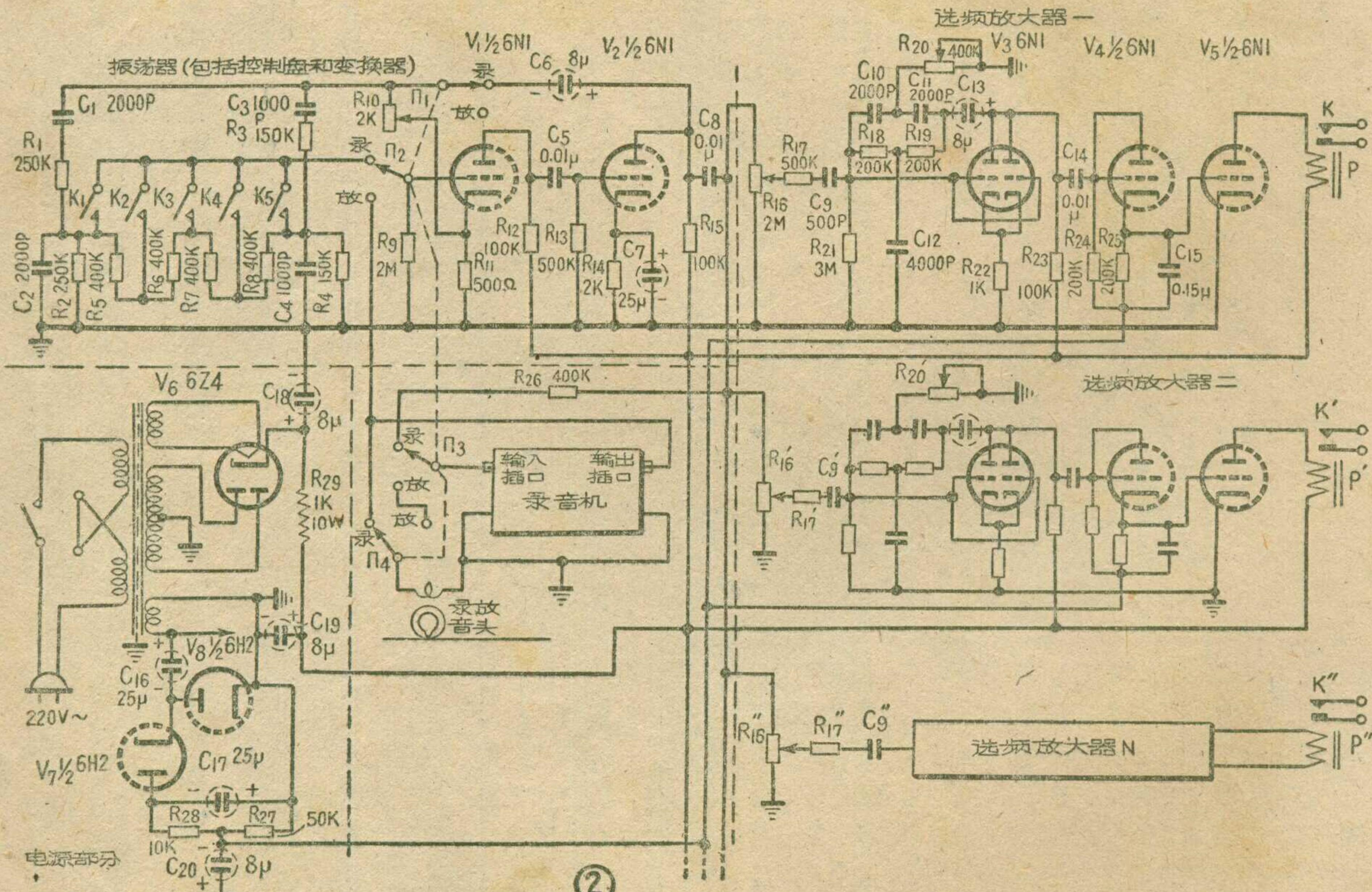
全机电路示于图2。电子管V₁和V₂组成一个RC音频振荡器(该振荡器即为图1的控制盘和变换器部分)，其振荡频率由程



序控制按鈕 K_1 、 K_2 ……等控制。这些按鈕就是图 1 控制盘上的电鈕。振蕩信号由 C_0 輸出，一路經 R_{26} 和 Π_3 送至录音机去录制，另一路則經電位器 R_{17} 、 R_{17}' ……等通向后面的选頻放大器。这种放大器有好几个(視被控动作的多少而定)，形式完全一样，它們分別調在不同的頻率上，以便选取由 K_1 、 K_2 ……等送来的相应信号。被放大了的信号由 C_{14} 輸出，加至由三极管 V_4 連成的二极管整流器的輸入端。显然，电阻 R_{25} 上的整流电压有上正下負的极性，因此有信号输入时， V_4 便向直流放大器 V_5 的栅极輸入正电压。平时， V_5 的栅极通过 R_{25} 与栅负压电源的分压器 R_{27} 、 R_{28} 相連(栅负压电源由半波倍压整流器 V_7 、 V_8 組成，其交流輸入是电源变压器的 $6.3V$ 电压)，从 R_{27} 上取得的负压約有 $12V$ 左右，故能使 V_5 屏流截止。当有信号时， R_{25} 上的电压降将抵消部分或全部负压，这就使得 V_5 导电，屏流暢通(可达 $12ma$ 以上)，从而带动继电器工作，再由后者去控制車床。

复放程序时，把四刀双擲开关投向“放”的位置，此时 V_1 和 V_2 又被换接成前置放大器，它把录音机输出的控制信号放大，并經 C_0 輸出送至各选頻放大器，完成和录制程序相同的控制作用。

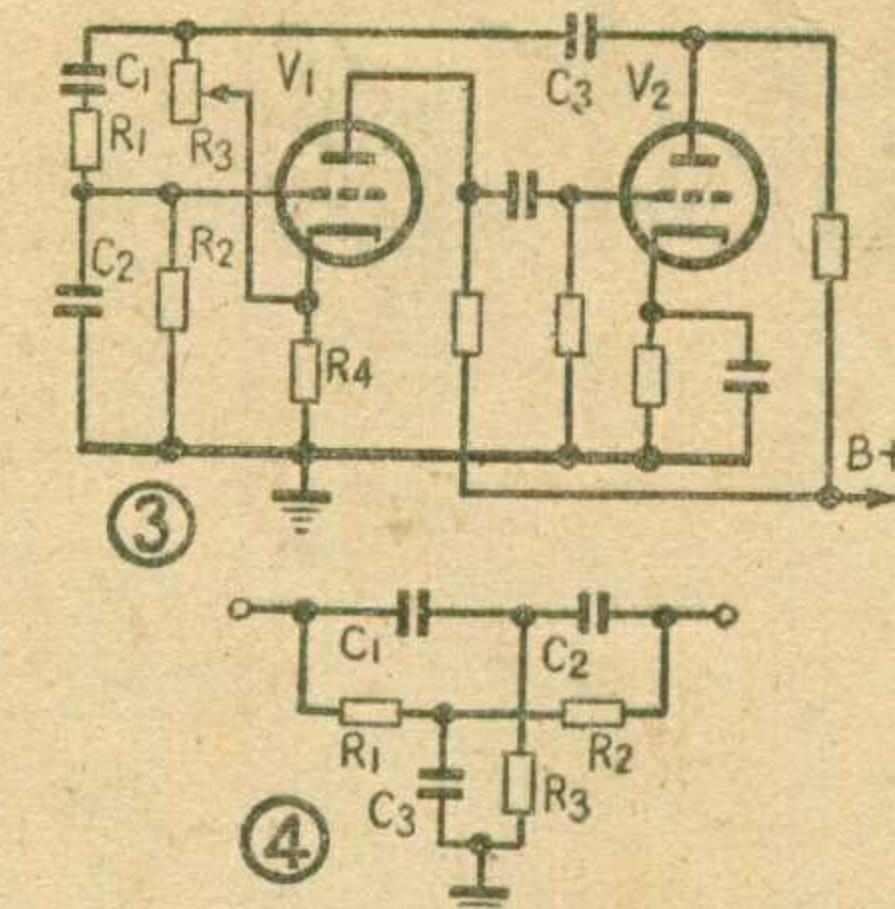这种控制设备所采用的 RC 振蕩器的工作原理見图 3。我們知道，一定强度的正反饋是产生振蕩的必須条件。图 3 有两級放大器，故能滿足这个要求。不过为了得到頻率单一，波形良好的正弦振蕩信号，就要通过有选頻特性的网络(C_1 、 R_1 、 C_2 、 R_2) 来实现正反饋。由于 C_1 、 R_1 是串联的，而 C_2 、 R_2 是并联的，故頻率过低的信号将难于通过 C_1 、 R_1 ，而頻率过高的信号



通过 C_1 、 R_1 后又会被 C_2 旁路入地。因此只有某一“折衷”頻率的信号才能在 V_1 的栅极上产生足够强的正反饋信号，使振蕩在这一頻率附近发生。線路中还引入了由 R_3 和 R_4 組成的負反饋網絡。由于电阻反饋沒有頻率特性，故此負反饋对所有頻率的正反饋都起抑制作用。适当調整 R_3 ，便能抑制除振蕩頻率之外所有其他頻率的正反饋，获得良好的波形。因此图 3 中的 R_3 (即图 2 中的 R_{10}) 应調在刚好能使振蕩可靠发生的位置上。諧振頻率可以按公

式 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$ 来計算。当 $R_1 = R_2 = R$ ， $C_1 = C_2 = C$ 时， $f = 1/2\pi RC$ 。

为了用同一振蕩器得到不同頻率的信号，图 2 的振蕩器与图 3 有几点不同：①它有两个頻率网络—— $C_1 R_1 C_2 R_2$ 和 $C_3 R_3 C_4 R_4$ ，前者調在 300 赫上，后者調在 1000 赫上；②在这两个网络間加入了分压器 R_5 — R_8 ；③ V_1 栅极通过 K_1 、 K_2 ……等与分压器的不同点接通，輪流按动 K_1 — K_5 就可得到 300—1000 赫的五个(必要时可增至 10 个)不同頻率的信号。

选頻放大器是利用双 T 形网络(图 4)来实现选頻作用的。由图 4 可見， $C_1 C_2 R_3$

一路通高頻阻低頻，而 $R_1 R_2 C_3$ 一路則是通低頻，旁路高頻，所以頻率較高和較低的信号将分別“选道” $C_1 C_2$ 及 $R_1 R_2$ 而过，只有某一“折衷”頻率的信号难于通过这个网络，即此网络具有带阻特性。 $R_1 = R_2 = R$ ， $C_1 = C_2 = C$ ， $R_3 = \frac{1}{2}R$ ， $C_3 = 2C$ 时 $f = 1/2\pi RC$ 。

实用上这个网络是接在电子管放大器 V_3 的屏柵极之間的(見图 2)，因此对所有易于通过双 T 网络的信号都有負反饋作用，而仅对頻率 $f = \frac{1}{2\pi RC}$ 的信号反饋最小，于是就使得这一頻率的信号得到显著的放大，达到选頻放大的目的。

旋动图 2 中 R_{20} 的动臂可以把每个选頻放大器准确地調节在其所对应的頻率上。增大 R_{21} 的数值可以使选择性变得更尖銳。

最后有两个問題需要說明一下。

(1)本文介紹的程序控制设备，虽然可按任意先后次序分別控制 K_1 、 K_2 ……等按鈕，但因为只有一个振蕩器所以不能同时控制某两个或两个以上的动作(例如同时左行和进刀等)。如果必須同时完成两个以上的控制动作，就應該相应增加振蕩器的数量。

(2)控制设备使用过程中发现的主要問題，是电源电压涨落对磁带走速、从而对放音时控制信号的頻率稳定性影响較大。因此若无稳压设备，每次使用前最好能預放一次程序信号，同时微調一下 R_{20} (及 R_{20}' 等)，以使諧振效果为最好。另外，如果被控制动作不多，还可以放宽信号頻率間隔，同时适当减小 R_{21} (及 R'_{21} 等)，使选頻級的通頻帶加寬，以保证控制机在电源电压波动較大时仍能正常工作。

电子笔


最近国外已研制成一种新型的电子笔，装入示波器，能自动记录频率为 10 千赫的信号或电脉冲波形。而机械描画笔还不能记录 100 赫以上的振蕩。

新型电子笔的工作原理与電視摄像管的扫描过程相似，如图示，墨水以每平方吋 50 磅压力从一个以 120 千赫频率振动着的玻璃噴嘴中噴出，把連續的墨水流分成許多間隔相等的小滴(直徑為 0.002

英寸)。这些微細的墨水滴以每秒 100,000 滴的速率穿过一个圓筒形的电极。电极加有要记录的信号。墨水滴穿过电极时，获得电荷，电荷大小与該小滴墨水通过电极瞬间所加信号的大小成正比。然后带电的小滴墨水流穿过加有固定电压的偏向板。偏向板根据每一小滴墨水所带电荷的情况把它們吸引(或排斥)到一边，使它們打在移动着的记录紙上，描绘出信号的波

形。这种电子笔的記錄速度为每秒 100 英尺。

(陈芳烈根据国外資料編写)

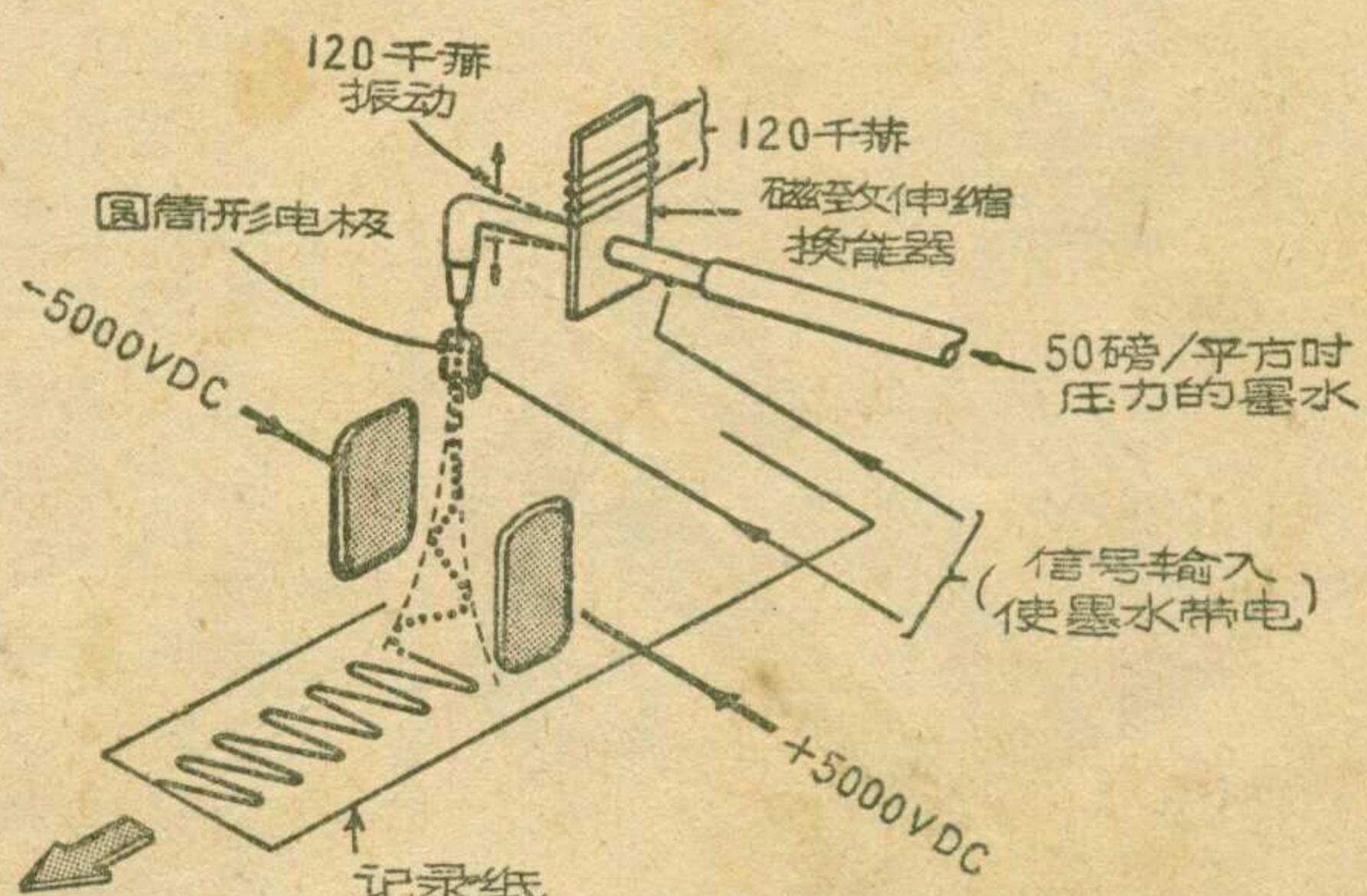

半导体点溫度計

斯任

半导体点溫度計是近代半导体技术发展中的新成就之一。图1是国产半导体点溫度計的一种。图中象鋼筆似的东西是一个溫度探測器，只要将它的頂端和物体的表面接触，物体的溫度就能在电表上指示出来。用这种

溫度計測量溫度是十分迅速和方便的。此外，它还能測量普通溫度計所不能测量的微小物体和动植物各部分器官的溫度，而且十分灵敏和准确。

例如，用它来測量植物的根和叶的溫

度时，能够觉察出 0.0005°C 的溫度变化。这种仪器的性能稳定，經久耐用，結構简单坚固，不易损坏，并且携带也很方便。目前，它已經广泛地应用在工业、农业、医疗以及畜牧业等各个方面。

半导体点溫度計为什么会有这么多优异的性能呢？这是因为其中采用了一种叫作微型半导体热敏电阻的元件。

我們知道，半导体有一个很重要的特点，就是它对溫度变化非常敏感，它的电阻率十分明显地随着溫度的变化而变化。图2中曲綫1和曲綫2分別表示半导体的电阻率和金属的电阻率随溫度而变化的情形。从图中可以看到，金属的电阻率随溫度的增加而慢慢地上升，但半导体的电阻率却随溫度的上升而急剧地下降。因此，用半导体制成的电阻器的阻值，也就十分明显地依賴于溫度的变化，这样的电阻器就是現代科学技术中常用的

“半导体热敏电阻”。

当金属受热时，溫度每升高一度，其电阻只不过增加 $0.3\sim0.5\%$ ，而在相同的受热情况下，用半导体制成的电

阻則下降 $3\sim6\%$ 。




在半导体热敏电阻出現以前，人們也使用一种根据金属电阻随溫度上升而增加的原理制成的“电子溫度計”。但由于金属的电阻溫度系数太小，用它做成的“热变电

阻”（即溫度探测元件），必須用較长的金属絲繞成一定的形状来增加它的灵敏度，这就使元件的尺寸增大，因此它的热惯性也大，精确度，也低結構复杂，使用不便。微型半导体热敏电阻体积很小（直徑可小至九十分之一毫米），因此可测定微小物体的溫度；同时因为体积小，热惯性也小，因而測量時間很短（只需3至6秒），又由于溫度稍微变化时，其电阻值就发生很大的变化，因而其測量准确度較高。

图3表示一种用作点溫度計探测器的微型半导体热敏电阻的构造，其中有一个直徑为0.5至0.8毫米的半导体小球1，小球中装有两个由0.5毫米粗的鉑絲2作成的电极，半导体小球由一层薄的玻璃（厚度約为50微米）密封，4为直徑是0.1毫米的鎳制引出線，5为小玻璃管，其直徑根据不同需要可从3至40毫米，用軟性玻璃3与半导体小球的玻璃外壳焊接起来。图4是国产95型半导体点溫度計的溫度探测器的构造。微型热敏电阻1及其电极（鉑絲）2直接封閉在玻璃管的尖端处，3是引出線，4为玻璃絕緣子，用来防止引出線相碰而造成短路。5为外套。

半导体点溫度計的电路一般都采用电桥电路。国产95型半导体点溫度計的电路如图5所示，图中电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 是优质的固定电阻， R_T 是微型热敏电

阻（作为溫度探测器）， A 是刻度刻成溫度度数的微安表， R_5 和 R_6 是优质电位器。这些元件組成一电桥电路，用一只1.5伏干电池作电源，变阻器 R 用来調节通过桥路的电流，即調节流过电流表 A 的电流。当轉換开关从位置0轉到位置1时，調节变阻器 R ，使电表指針滿度偏轉，这时 R_1 与 R_6 的电阻值之和即等于处在最高被測量溫度下的微型热敏电阻的阻值。 R_7 用来改变流过微安表 A 的电流，使得在这个仪器所測量的溫度范围内，由 R_T 阻值的最大变化所引起的通过微安表的最大电流，等于使微安表指針偏轉滿度的电流。轉換开关轉到位置2就是进行測量的位置。注意測量完毕随手将轉換开关撥到0的位置。95型半导体点溫度計有两种規格，95B型半导体点溫度計的測溫范围为 $0\sim50^{\circ}\text{C}$ ，供医疗、畜牧、植物种植等用。95C型測溫范围为 $0\sim100^{\circ}\text{C}$ ，供科学的研究之用。

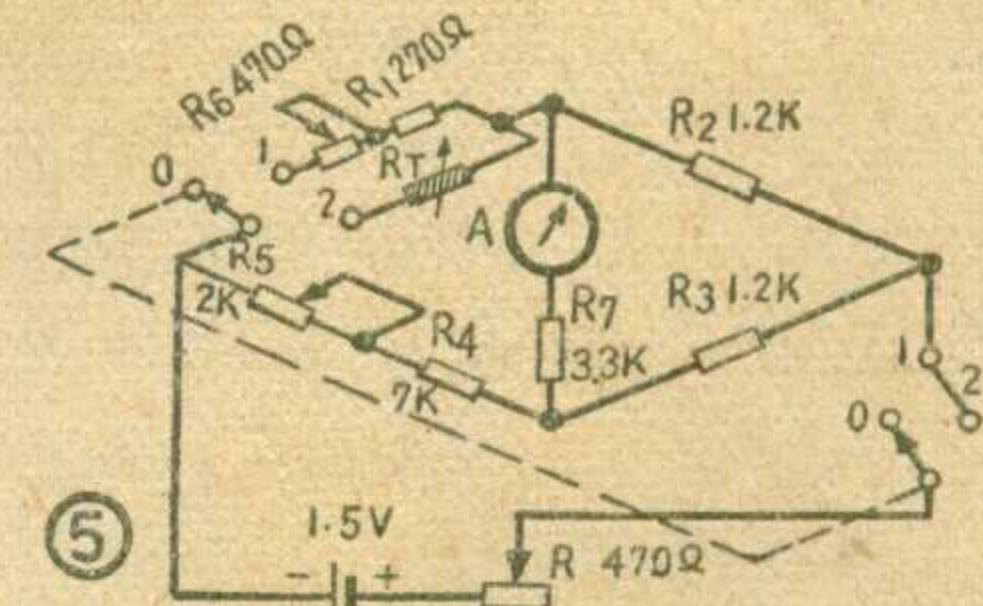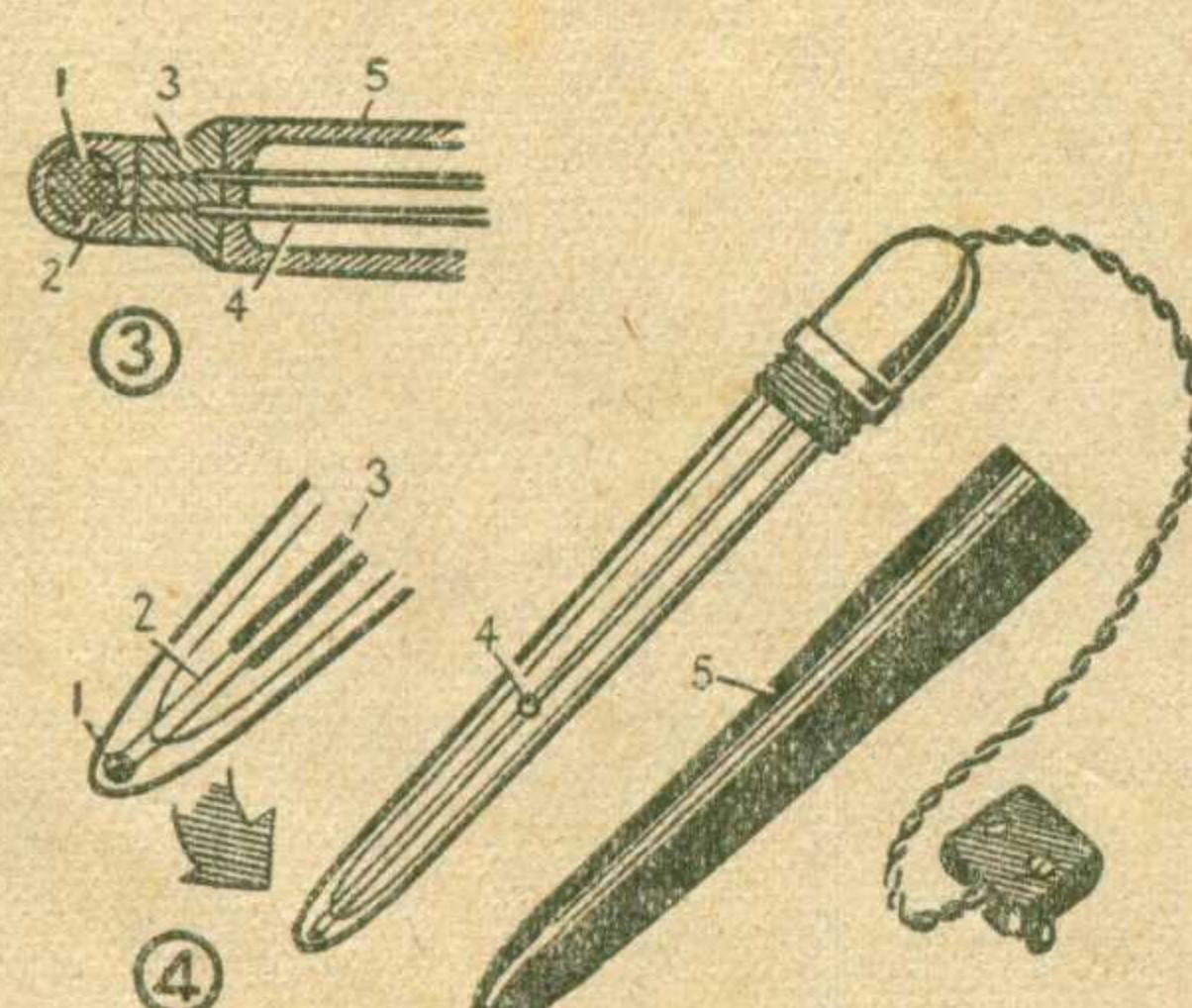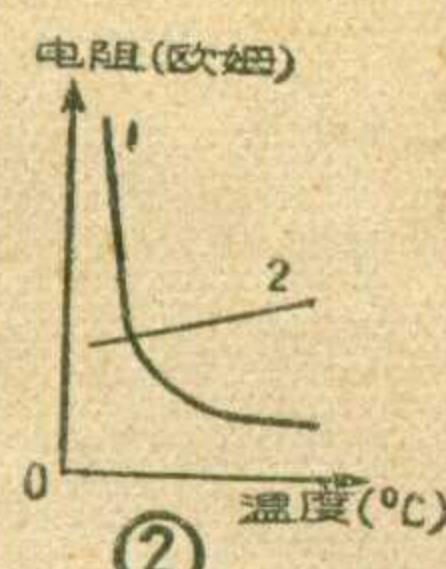

电子式记录仪

石英

电子式记录仪是用电子学的方法轉換各种物理量成为电信号，并加以传递、显示、記錄的自动記錄装置。它能够长时间連續記錄生产、实验过程中的某些参数，如电流、电压、溫度、压力等等。它灵敏、准确，应用非常广泛。

电子式记录仪的組成如图一所示，由測量器1、自动平衡系統2、振动变流器3、放大器4、伺服馬达5和指示器6等基本部分构成。測量器有如人的耳目，把所感觉到的各种物理量（电的和非电的）轉換成电的量。自动平衡系統实际上是一个比較器，它的任务是鉴别測量器送来的电信号和标准状态的差別，并把比較結果送出去。振动变流器則把直流信号变成交流信号，放大器再把这个信号放大，然后去推动伺服馬达。伺服馬达的轉动一方面使自动平衡系統达到新的平衡；另一方面移动指示器上的記錄笔尖，使之在記錄紙上作記錄。

每一个組成部分的具体电路和元件可以是各种各样的，下面以測量溫度为例，來說明电子式记录仪的工作原理。

測量器可以是一个热电偶，自动平衡系統可以是一个直流电桥。热电偶产生的电动势接到电桥頂点P、Q之間，另一对頂点M、N之間接有标准电势E。若热电偶电势在电桥中不能使之平衡，则P、Q之間就有电流流动，此电流在流經振动变流器的轉換触点时，被交替地接到变压器初級圈的两端，因而在变压器的次級圈上感应出矩形的交流电压。因为振动变流器的触点是由交流电源（50赫）控制，所以矩形波的相位和电源电压的相位有着一定的关系，即根据电桥输出电流的方向分別領先或者落后于电源90°，这个信号經過多級放大获得

了推动伺服馬达所需要的功率，同时矩形波变成近似的正弦波（方角被削去）。伺服馬达是一种特殊的电动机，它的定子中有两个繞組，一个是激磁繞組，一个是控制繞組。

当两个繞組中都有电流而且其間相位不同时才轉动。因此，当放大器的輸出电流加到控制繞組之后，伺服馬达的轉子就产生一定角度的正向或反向的轉动，以推动电桥的滑动接头Q。Q的移动方向是負反饋式的，它能使电桥趋向新的平衡；同时通过传动机构移动指示器上的記錄笔尖。指示器內装着一卷印有座标的等速移动着的記錄紙，紙的移动方向和笔尖的移动方向互相垂直。这样，就在記錄紙上画下一条連續的溫度——時間曲線（图二）。



换上适当的測量器，就可以測量其他各种各样的物理量。在工厂里，常用它来記錄配电情况。在冶金工厂，可以用它記錄高炉的溫度、气流的压力和流量。在車床上裝上記錄仪，可以观察車刀切削过程中动力的消耗情况，从而掌握切削中的力学过程。在化工厂，常用它記錄酸度、某种气体的含量等化学物理性能。在铁路上，可以記錄路基的不平度。在医院里，可用它来描繪心电图。所以，电子式记录仪在現代化的工业企业中，在自动化的生产过程中的确是一个不可缺少的“眼睛”。

（上接第3頁）

是无綫电測量技术的典型应用。

綜上所述，无綫电測量技术与近代科学技术、国民经济以及国防軍事各方面的发展，关系十分密切。它今后的发展方向，不仅要向提高測量速度，提高使用頻率，提高精确度，灵敏度和稳定性发展，更重要的是，还要为工业生产的自动化，为遙控遙測，为各个应用部門中的非电量的測定提供新的測量方法和仪器。

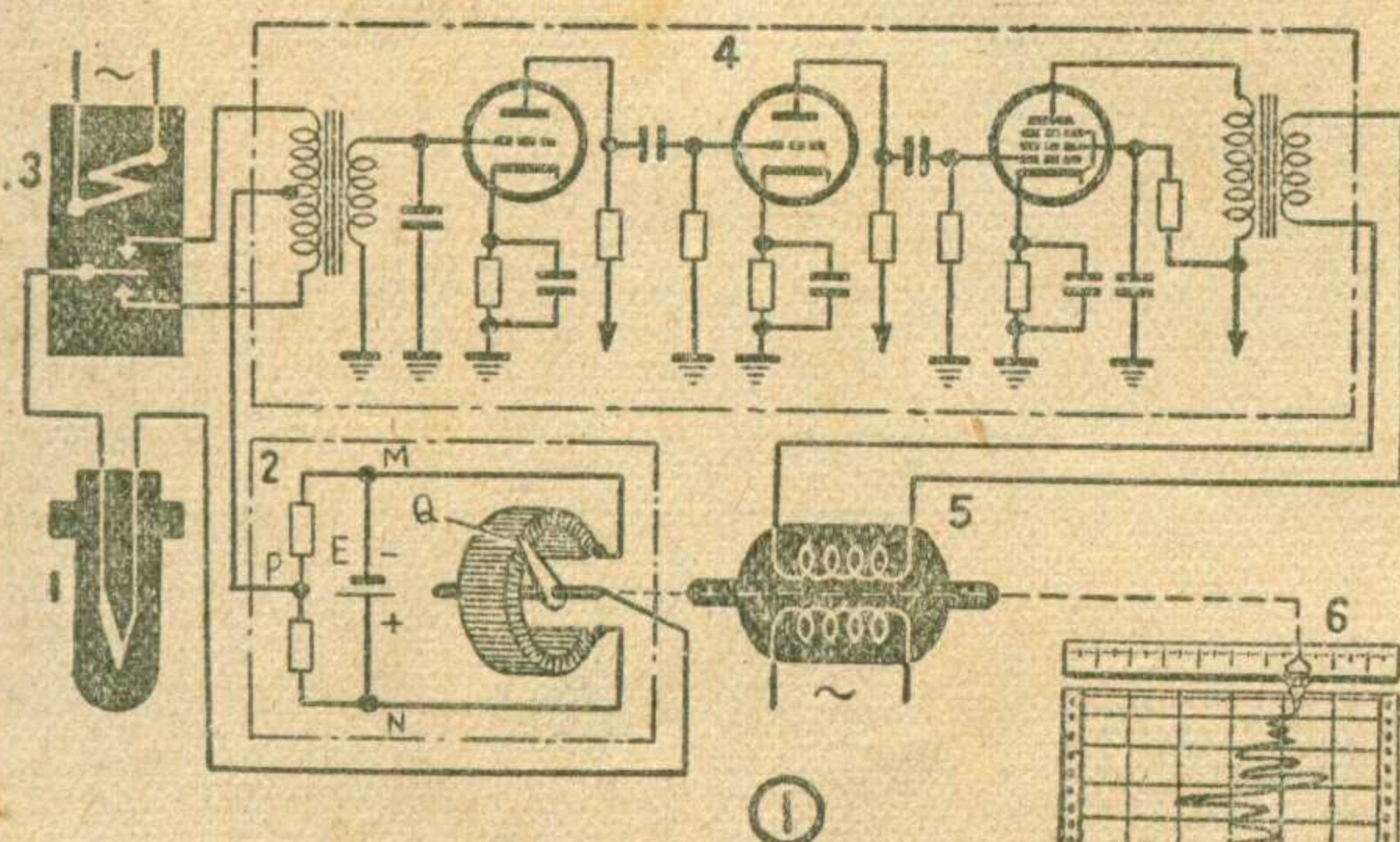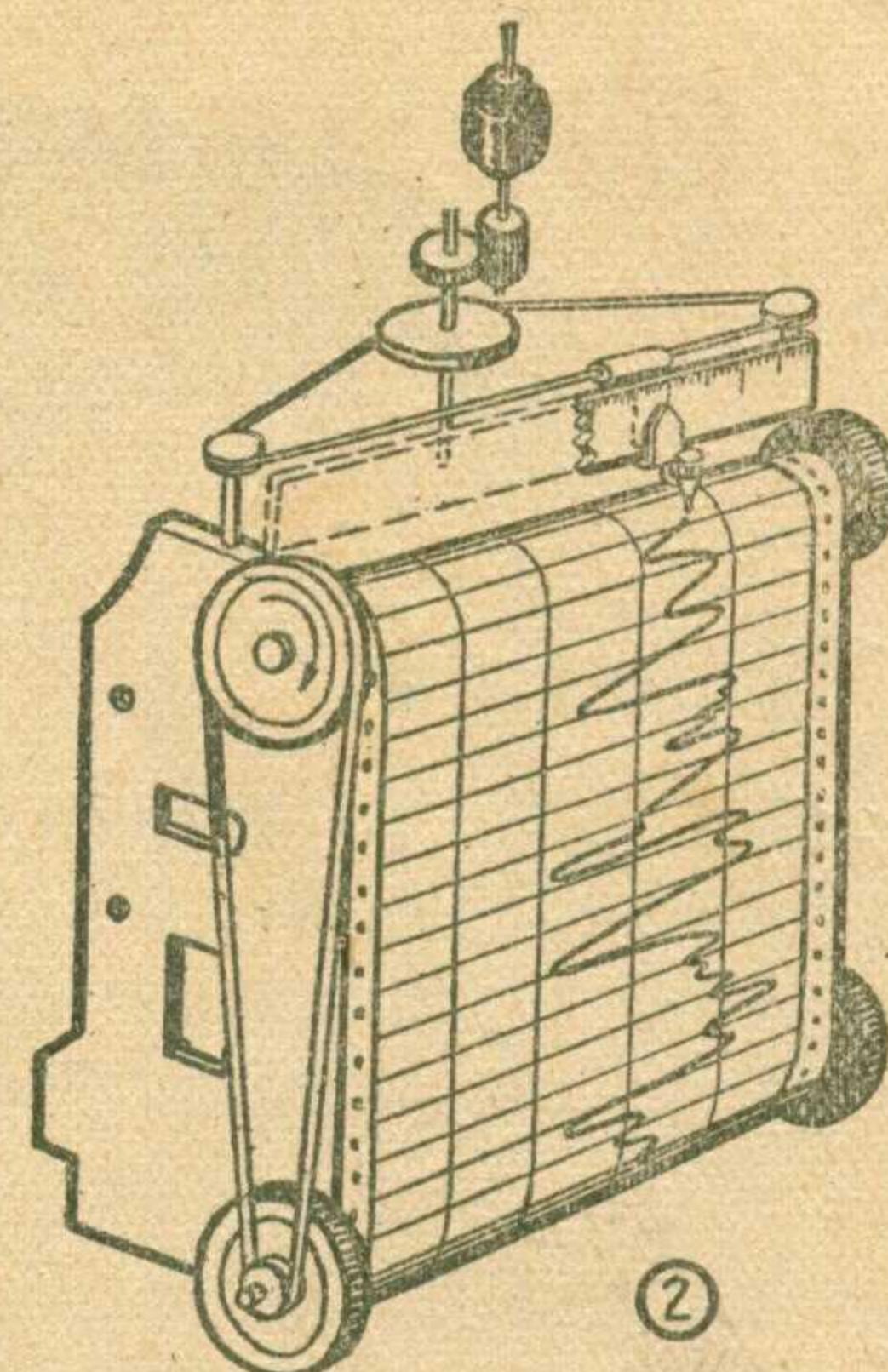
当然，无綫电測量技术的发展又受到无綫电技术各分支及其他技术科学发展的推动。例如电子管頻閃觀測仪的原理就是从光学实验的頻閃觀測法借用而来。为了使无綫电測量技术跟上近代科学技术的发展，无綫电工作者有必要关心各尖端科学的进展，并相应地提出更新的測量方法，发明和創造更新的仪器。



什么是調頻

无线电通信和广播，都是把声音通过话筒变成相应的音频信号电流（见图1b），然后再以音频信号电流去影响高频电流（又叫载频电流，见图1a），最后，受到影响的高频电流通过天线变成无线电波传到远方去。

高频电流有三个因素可以受到音

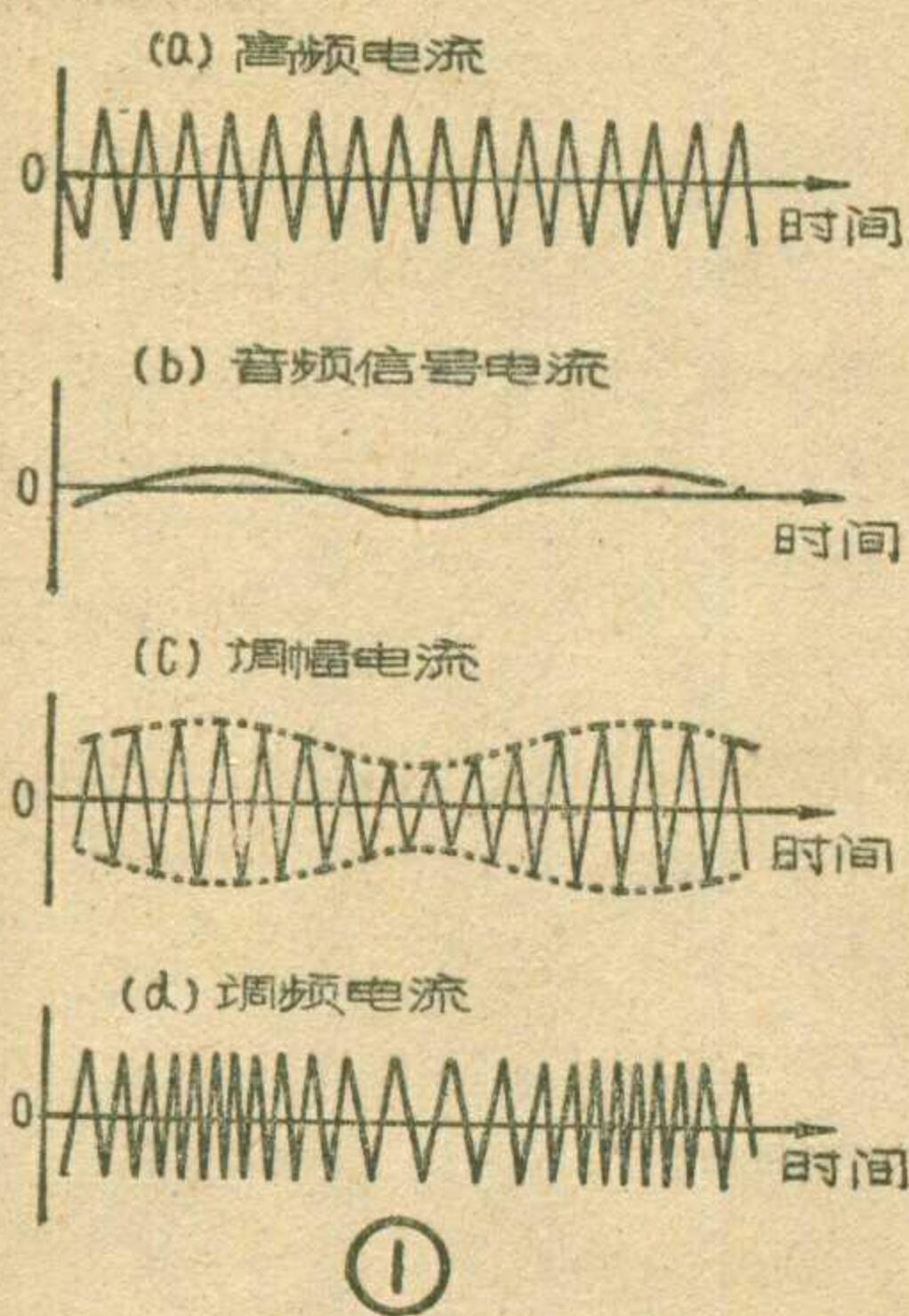


频信号电流的影响，即振幅、频率和相位。使音频信号电流去影响高频电流振幅的方法叫做“调幅”，调幅过的电流叫做“调幅电流”，如图1c所示。调幅电流经天线后即变成“调幅波”。

使音频信号电流去影响高频电流频率的方法叫做“调频”。调频后的高频电流叫做“调频电流”，如图1d所示。调频电流的振幅不变，而频率却随着音频信号的规律变化，当音频信号电流处在正半周时，调频电流的频率就高；当音频信号电流处在负半周时，调频电流的频率就低。调频电流经天线后即变成“调频波”。

调频的特点

抗干扰性强 传播无线电波的空间是很复杂的，除了我们所需要的电

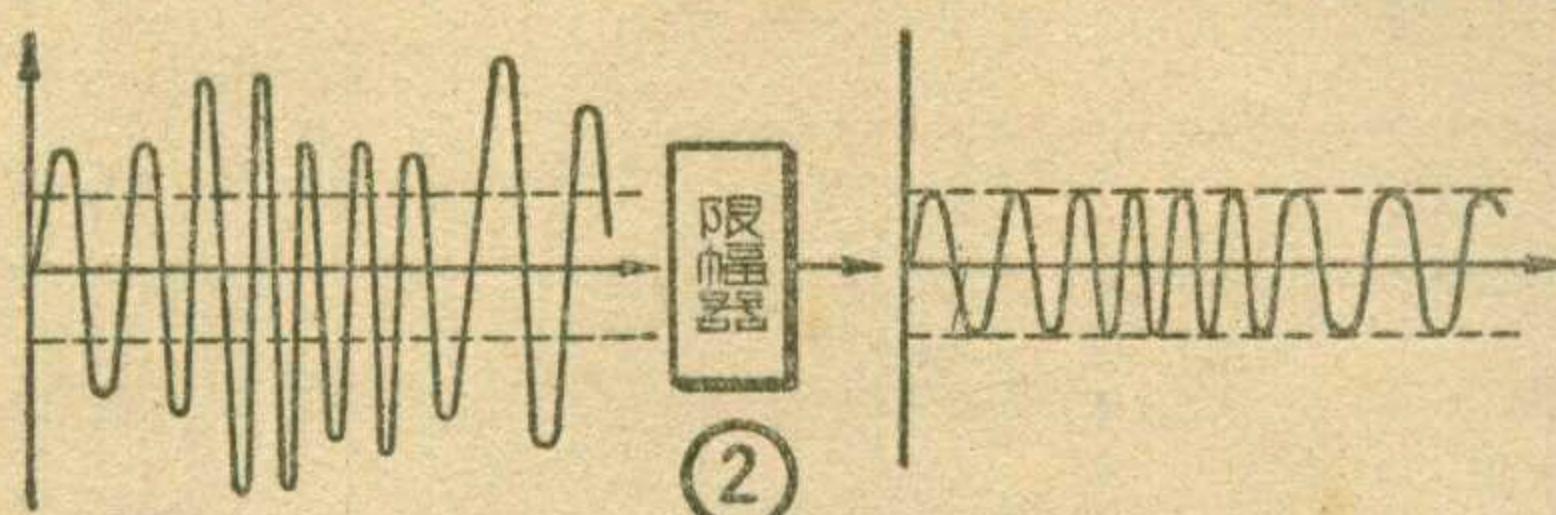


波外，还有各种各样的干扰电波。这些干扰波和有用的信号混在一起，很难把它们分开。于是在调幅接收机里就会听到各式各样的干扰杂音，影响收音质量。如果加大调幅波的发射功率，即提高信号电平，来使干扰相对地变小，又会使调幅波的功率利用率变得很小，而且收音效果也不是很好。要避免电台之间的干扰，也不宜用提高广播电台功率的方法。因为增强一个电台的发射功率，虽能避免其他电台对本电台的干扰，可是反过来，它却会强烈地干扰其他电台。避免这种干扰的最好办法是提高收音机的选择性，可是选择性太高，又会使频带过窄，因而也使音质变坏。这是在调幅通信和广播里很难克服的一个缺点。


调频波和调幅波不同，调频波的抗干扰性比调幅波强得多，因而调频接收机发出来的声音是清晰悦耳的。我们知道，干扰的作用多是既调幅又调频的，也就是说，干扰作用到载频上以后，使载频的振幅和频率都发生变化。对于振幅变化部分，在调频接收机里，我们可以放一个限幅器把它切除掉（见图2），因而使干扰大大减小。显然，调幅式接收机不能采用这个方法，因为它在切除杂音的同时，也就把有用信号切除掉了。对于

频率变化部分，虽然在调频接收机里没有办法将它抑制掉，但是在收到的信号中，由于杂音所引起的频率调制，比在发射机中产生的有用的频率调制要小得多，所以在调频式接收机里输出的杂音响度，远低于有用声音的响

度。而且这种杂音的响度还和杂音频率成正比，频率较低时，杂音的响度很小。这样，对人耳最为灵敏的低频杂音就显得很微弱。这就是调频制比调幅制抗干扰性强的原因。

有较宽的频带 我们已经知道，调频时高频电流的频率随着音频信号而变化。为了便于说明问题，我们用调频电流的瞬时频率（即某一时刻的频率）与未调频时的载频电流频率的差值来表示调频电流频率的变化情况，我们把这个差值叫做“频偏”。频偏的大小，要看音频信号的幅度即其强弱而定，而与音频信号的频率无关。图3表示出两个频率相同而振幅不同的音频信号和用它们调频以后的调频电流波形。因为音频信号c的振幅比a大，所以调频电流d中的高频瞬时频率的变化比b大，也就是频偏大。因为两个音频信号的频率是相同的，所以这两个调频电流频率变化的周期也是相同的。当接收调频波时，扬声器的输出信号只和调频波的频偏有关系，而与振幅无关。频偏大，扬声器发出来的声音就大。例如，当高频电流的频率为30兆赫时，假定它随着音频信号变高到30兆赫+100千赫，回到30兆赫，再变低到30兆赫-100千赫，又回到30兆赫，那么这个频率变化的宽度是上下各100千赫，也就是它的最大频偏为100千赫。如果最大频偏小于100千赫，那么在相同的发送和接收条件下，扬声器发

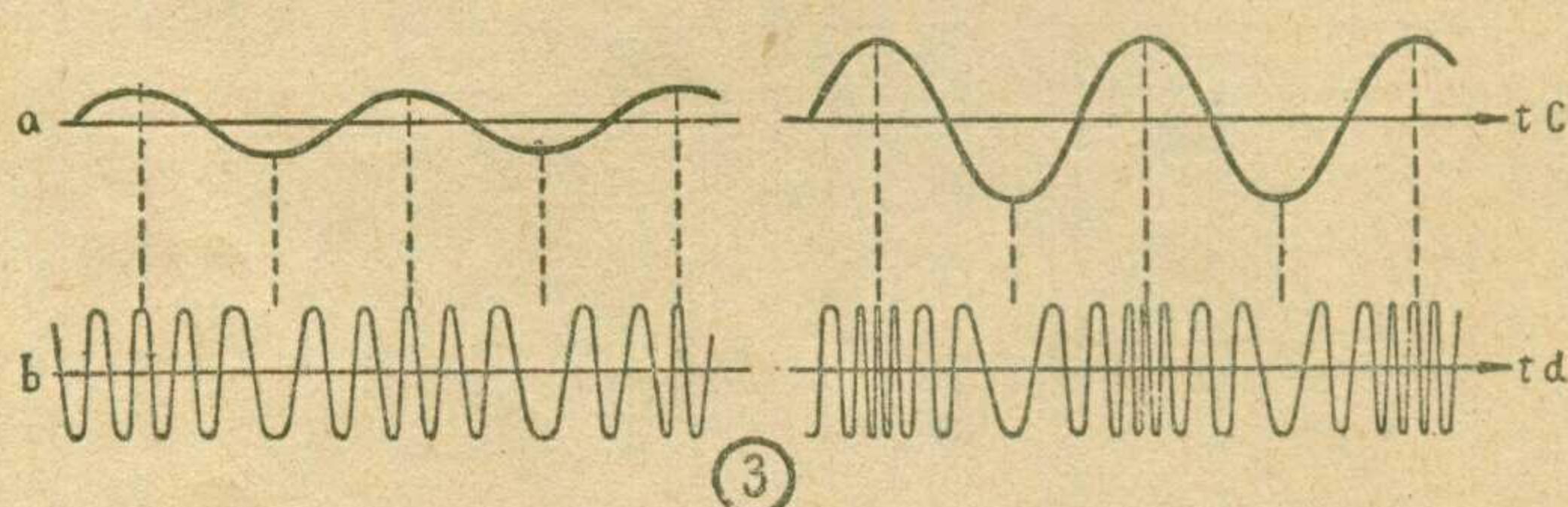

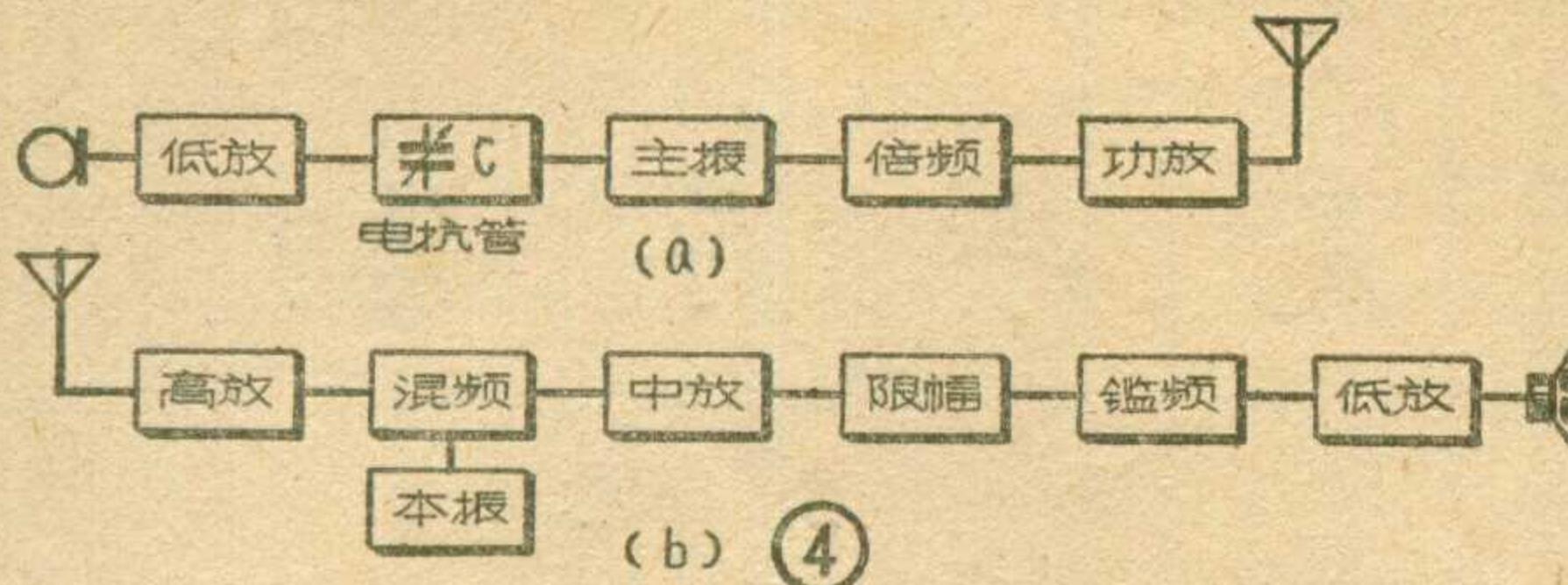

出来的声音就小。理論和实践还证明，調頻波的抗干扰能力，与調頻波的最大頻偏有关，最大頻偏越大，抗干扰能力越强。但是，从实用的角度出发，我們也不能把最大頻偏取得太大，否则，各調頻电台之間也会发生相互干扰。一般調頻电台所占有的頻带大約是200—250千赫。这个数字是調幅电台所占頻帶的數十倍。

調頻波的頻带比調幅波寬是一个很大的优点。因为調幅波受到頻寬的限制，音頻信号的頻率范围局限于30—5000赫。調頻时这种頻寬限制就不再存在，可将音頻信号的頻率范围扩大至30—15000赫，于是音頻信号的质量大为提高。再加上調頻波有很高的抗干扰能力，所以調頻波很适合于传送广播质量較高的音乐节目。电视机里的音乐节目比收音机优美动听得多，就是因为电视伴音采用了調頻的原因。

利用超短波传播 既然調頻波占了这样寬的頻带，那末把它安排在中、短波段就很不合适了。因为中、短波的頻带一共只有30兆赫，安排調幅电台还可以安排三千个左右，如果安排調頻台，那就只能安排一百多个，这显然是太少了。超短波段对传送无线电波来讲是一个广阔的天地，因此我們就把調頻电台安置在超短波范围里。就以30—300兆赫的米波波段来讲，可以容纳一千个左右的調頻电台。这样就可以满足广播和通信各方面的需要了。

因为調頻是采用超短波传播，超短波在地面上传播的距离仅略大于直線的視界范围，所以它的传送距离有限，一般只有几十公里。超短波无线电台发射距离的限制，一般被认为是缺点，因为要想扩大电台的服务范围，把信号传送到更远的地方去，

就必须使用无线电中继接力和轉播的方法，这就使设备复杂起来。但是在另外一些場合下，它反倒是一个优点。由于有了发射距离的限制，本地的超短波段广播对于其他地方的电台，即使功率比較小的电台一般也不会引起干扰。

調頻波的发送与接收

图4 a 是調頻发射机的方框图。在这个調頻发射机里，是利用电抗管得到調頻波的。所謂电抗管就是一个普通的电子管，由于电路的特殊連接，使它具有电容或电感的性质，也就是说，把一个电子管接成某种电路以后，它就能够起到电容或电感的作用。在图4 a 中电抗管相当于一个容量可变的电容器c，这个等效电容c并联在主振器載波振蕩回路的两端，因而它能够影响主振器的振蕩頻率。当音頻信号的电压变化时，电抗管的等效电容随着变化，于是便使載頻的瞬时頻率也发生变化，达到了調頻的目的。

除了采用电抗管的方法之外，也可以采用其他的方法来达到調頻的目的，不过它们的电路比电抗管电路要复杂得多，限于篇幅，这里不再介绍。得到調頻电流以后，还要经过倍頻器，以便将主振器产生的振蕩頻率提高到发射机所需要的頻率，再经过功率放大器以后，就从天线发射出去变成調頻波。


图4 b 是調頻接收机的方框图，它与調幅接收机的差别在于多了一个限幅器，并用鑑頻器代替检波器。另外，因为調頻波是用超短波传播的，所以它的高頻放大器和本地振蕩器的頻率都很高。調頻接收机接收到調頻波后，經過高放、混頻和中放，送到限幅器和鑑頻器。限幅器的作用是把調頻波的振幅变化部分切掉，以提高抗干扰能力（見图2）。鑑頻器的作用是把調頻电流还原成音頻信号，就如

同調幅接收机里的检波器，能把中頻調幅信号还原成音頻信号一样，因此它又称为調頻检波器。从鑑頻器得到了音頻信号之后，就可以利用低頻放大器放大，推动揚声器供我們收听了。由于調頻接收机与調幅接收机有很多部分是相同的，所以在一般超外差調幅接收机里增加一部分电路后，便可以装成調頻調幅两用的接收机了。



1. 在电子管收音机低放級中，作为級間耦合的电容器一般很少用到0.1微法以上的，而在晶体管收音机中却要用几到几十微法的大容量电解电容器，为什么？


(陈有卿)
2. 自装交流五灯机一架，如图示在单独插上末級

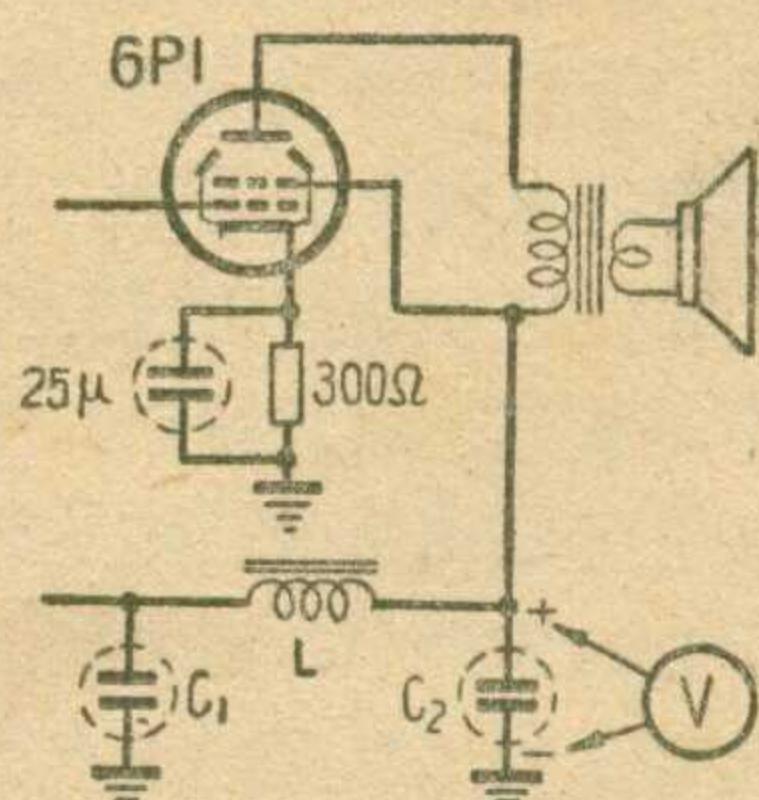

功率放大管6P1后，測量整流器輸出直流高压是195伏。在插上前面的变頻、中放、检波等三只电子管和接好全部电路后再測量，这时电压却是220伏了。按理說电子管增多了，加重了电源的負載，輸出电压应当更低些。为什么反而升高了？

(黃英豪)

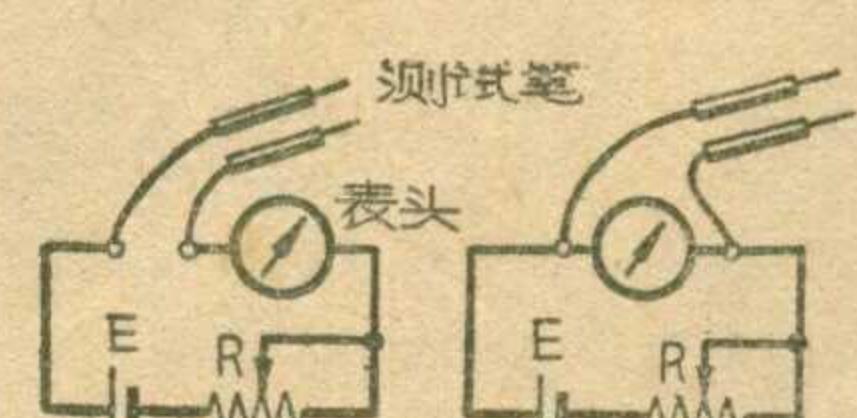3. 下面两个电路图，是測量电阻的欧姆表常用的两种电路接法，即串联法和并联法。你能用一只开关，将两个电路合起来公用一套元件，使电路接成串联或者并联的嗎？



(戴澄霖)



什 么 是 半 导 体?

秦 林


在上一世紀人們就已經發現了半導體，不過當時認為它的導電性能不如導體，而絕緣性能也不很好，比不上絕緣體，所以沒有被人們所重視。直到這一世紀四十年代，隨著科學的不斷發展，逐漸發現了半導體的種種導電性能，利用它可以獲得許多意想不到的功用。例如利用煤油燈所散發的熱量來工作的半導體發電器，可以供給收音機所需的電源。一種用半導體做的大面積發光裝置，一通上電，整個房間里就放出潔白柔和的光線，照耀得如同白晝一般，簡直像進入了神話世界。還有一種用半導體做的光電池，可以把太陽光線變成電源，如果廣大農村的屋頂鋪上這種材料，家家都有电气化的可能。半導體還可以用来做電冰箱，工作時沒有聲音，效率却很高，而且省電。

特別是用半導體做的晶體管，由於它的體積小、重量輕、耗電少，而且壽命長，而這些優點都是電子管所不及的，因而得到廣泛的應用。很多應用電子管的電子儀器、設備和無線電機內都換用了晶體管，並且得到一些使用電子管所得不到的效果。

半導體的應用有廣闊的發展前途，並愈來愈顯示出它對工業、農業、國防、科學研究等各方面的重要性，今天人們正在為創造更多更好的半導體器件和設備而努力。

半導體的奇怪的導電性能

物質的導電性能以電阻率來表

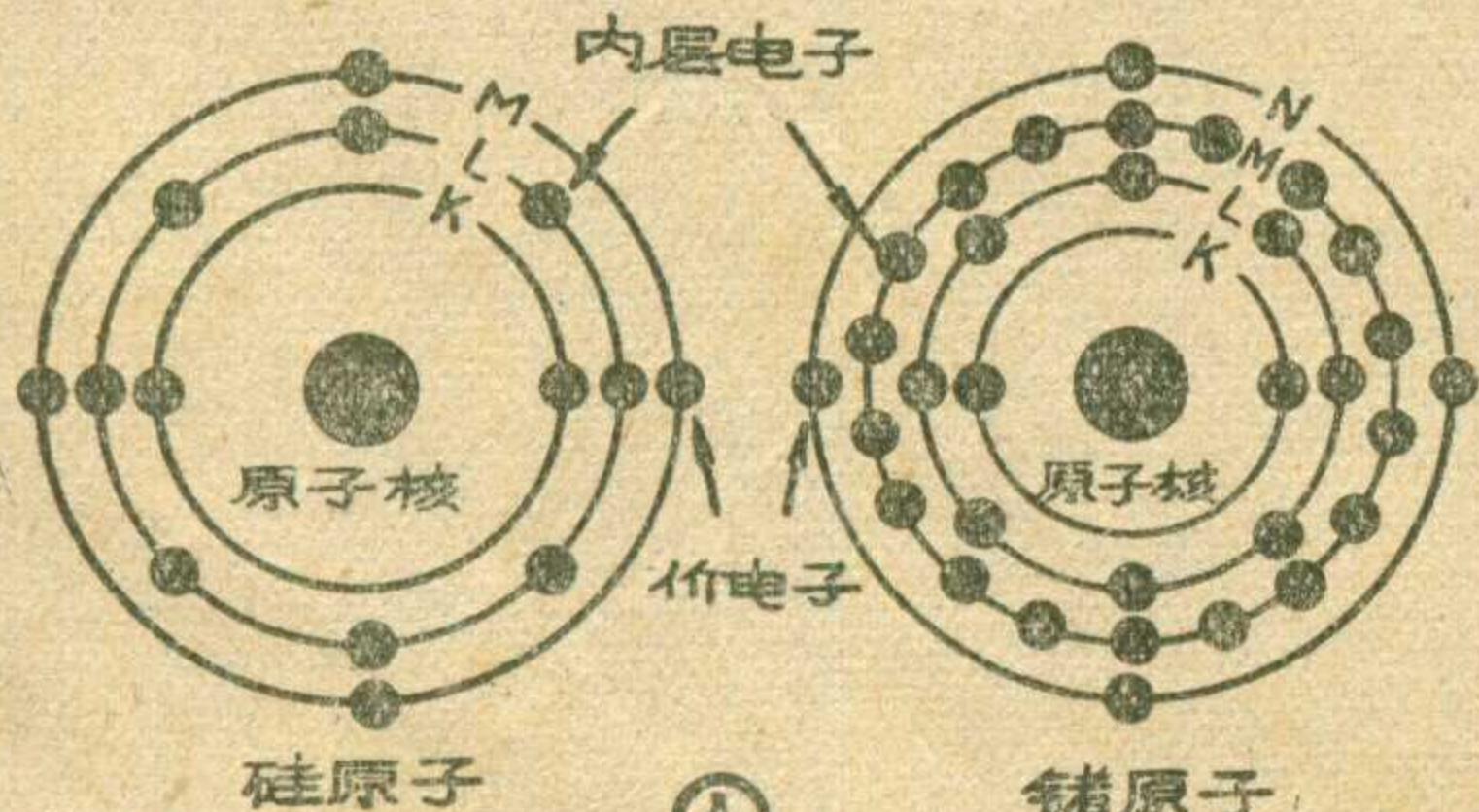

• 10 •

示。電阻率就是某種物質單位長度及單位截面積的體積內的電阻值。電阻率越小，越容易導電；反之，電阻率越大，越難導電。

金屬導體的電阻率很小，約為 $10^{-6} \sim 10^{-3}$ 歐·厘米。絕緣體電阻率很大，約為 $10^8 \sim 10^{20}$ 歐·厘米。半導體的電阻率却介於它們之間，約為 $10^{-3} \sim 10^8$ 歐·厘米。這個範圍很寬，說明屬於半導體的材料是很多、很豐富的。

導體、絕緣體的電阻率隨溫度的變化很小。但溫度變化時，半導體的電阻率變化却很劇烈：每升高 1°C ，它的電阻率下降達百分之几到百分之幾十。不僅如此，當溫度較高時，電阻率甚至下降到很小，以致變成和導體一般。

在金屬或絕緣體中，如果杂质含量不超過千分之一，它的電阻率變化是微不足道的。但半導體中含有杂质對它的電阻率影響很大；以錫為例，只要含杂质一千万分之一，電阻率就下降到原來的 $1/16$ 。

此外，半導體還受光的影響。光線照射將使它的電阻率降低，這也是和金屬導體及絕緣體不同的。

從原子結構談起

宇宙間所有的物質元素都由原子組成。原子中間都有一个“原子核”和若干繞原子核不停地旋轉的電子。不同元素的原子所包含的電子數目是不同的。電子帶有單位負電荷，原子核帶正電荷。正電荷的數量剛好和全部電子的負電荷數量相等，所以原子是中性的。

電子圍繞原子核運動，和太陽系中行星圍繞太陽運動相似。在核的引力作用下，電子分成幾層按完全確


定的軌道運行，而且各層所能容納的電子數目也有一定規律。例如在圖1上矽和錫兩元素的原子結構中，最靠近核的第一層軌道稱為K層，只能容納2個電子；第二層為L層，能容納8個，第三層M層能容納18個，……。矽有14個電子，所以各層依次分布有2、8、4個電子。錫原子有32個電子，所以按2、8、18、4排列。原子最外一層軌道往往沒有為電子填滿到規定數目。我們把最外層的電子叫做“價電子”。

受外界作用，電子可以克服原子核的吸引力而脫離原子自由行動成為“自由電子”。這些自由電子在電場力的作用下，產生空間的運動就形成了電流。可以想像得到最外層的價電子因離核比較遠，所受束縛力最小，最容易受外界影響而形成自由電子，所以從導電性能來看，價電子是很重要的。

金屬的原子核對價電子的束縛力很弱，在常溫下就能產生大量自由電子，故容易導電。溫度升高時，電子熱運動加劇，相互碰撞機會增多，電阻率增高。絕緣體和半導體的價電子受到的束縛力強，常溫下自由電子數目很少，故不容易導電，電阻率也就高了。

晶體的結構是怎樣的？

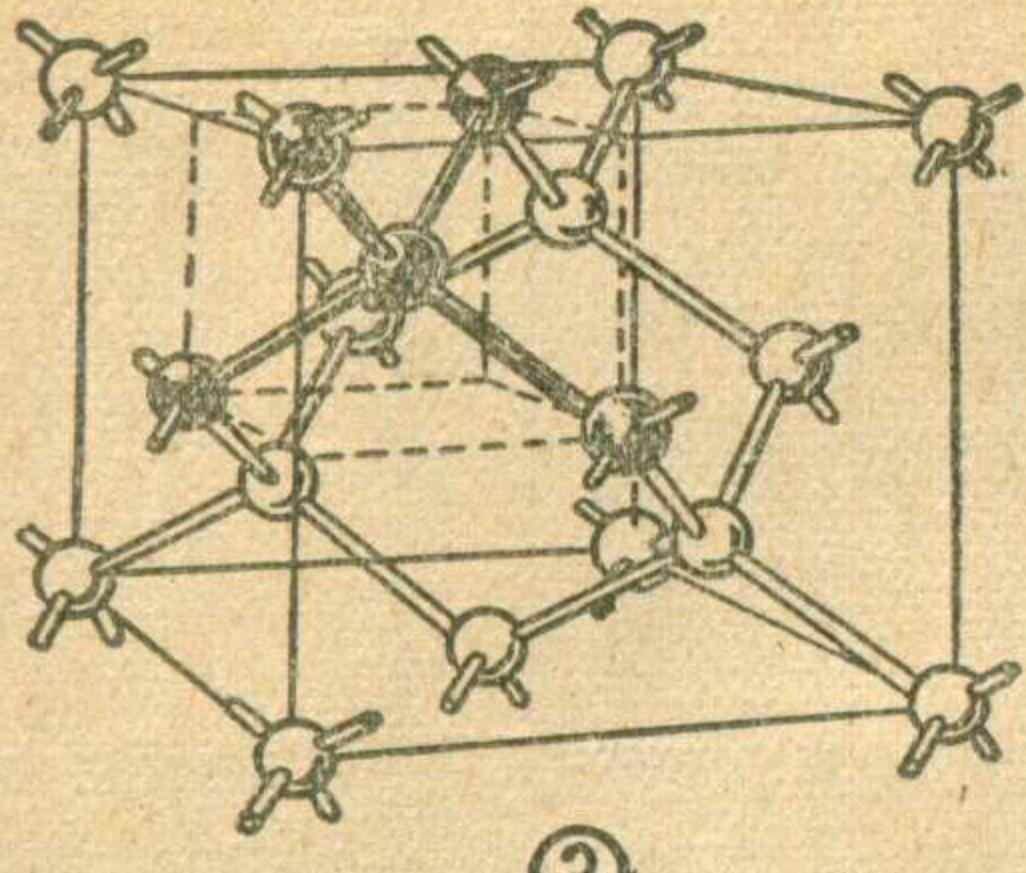晶體內的原子很整齊地排列着。各個原子之間有相互排斥的力量，而每個原子除了吸引（束縛）住自己的價電子外，還吸引住相鄰原子的價電子。因此，兩個相鄰原子的價電子便成對地存在，這對電子同時受這兩個原子的束縛，為它們所“共有”；而這兩個相鄰原子也通過這個電子對被聯繫在一起。這樣，電子對就好像起了“鍵”（聯結）的作用，所以我們叫它“共價鍵”。由於上述幾個作用力始終處於平衡狀態，所以依靠各原子之




間的这种共价键的作用，晶体內的各原子能够稳定地結合在一起，出現一个一个的晶格，組成了晶体。

在图 2 上画出了鍺晶体的結構示意图。图中虛線表示的立方体就是晶体的一个单元——晶胞。其中的圓球表示鍺原子的位置；由于鍺原子有四个价电子，所以立方体中心的鍺原子和相邻四个鍺原子分別用两根“棒”連接起来，表示它們通过共价键而結合在一起。

在理想情况下，晶格是很完整的，所有的价电子都組成了电子对，因此沒有自由电子。这时晶体是不易导电的。

电子导电和空穴导电

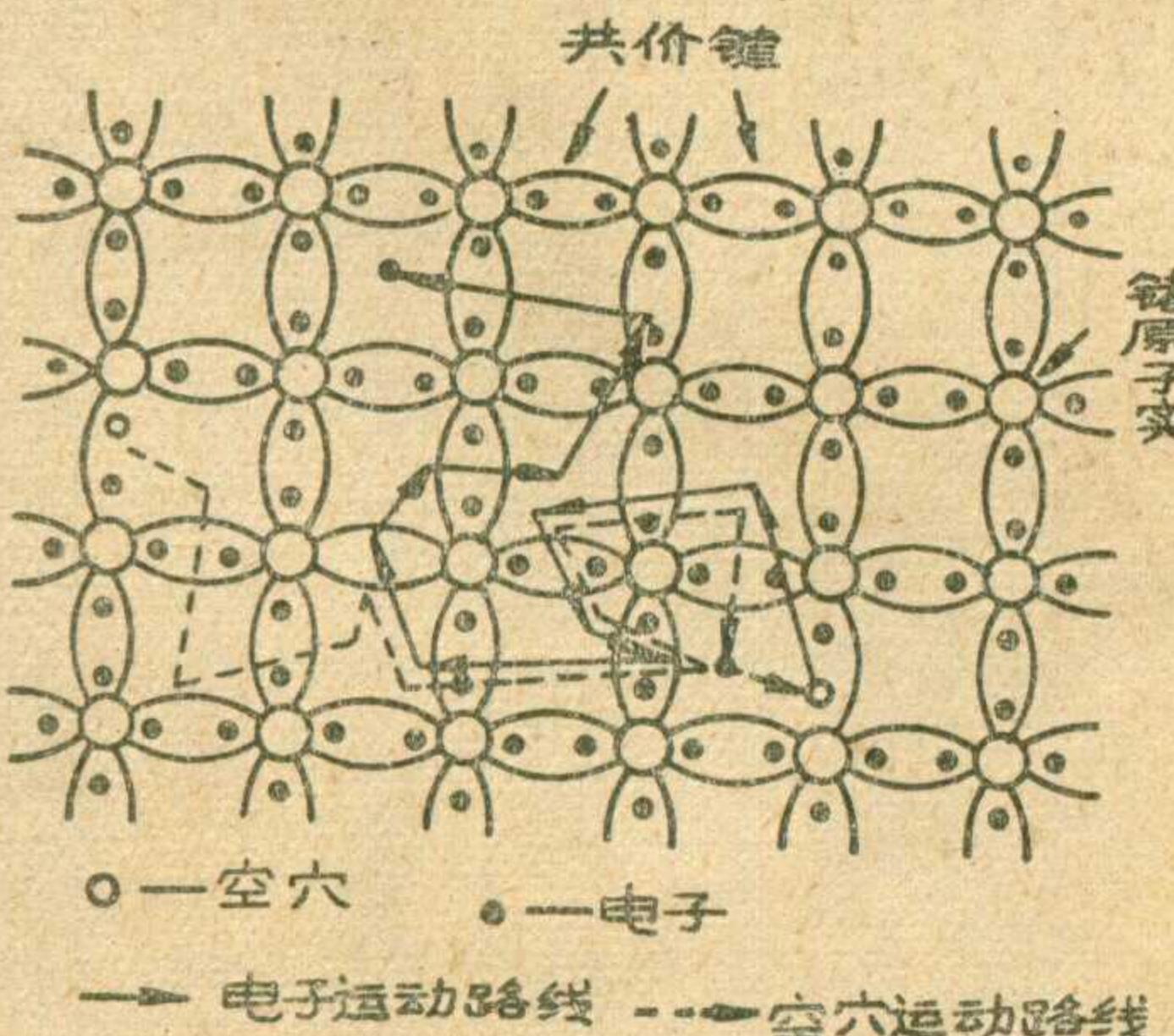在外力作用下，晶格中的共价键的价电子可能脱离键的束缚而成为自由电子，就好像一組共价键拆去了一根。这就留出了一个“空位子”，我們把这个空位子叫做“空穴”。由于原子本身正电荷和负电荷数量相等，故原子失去了电子后，整个原子就带正电荷，就叫正离子。正离子容易吸引相邻原子的价电子来填补电子离开所留下的空位，使相邻原子中又出現空穴；



③


而这个新出現的空穴，又可能为别的电子去填充。电子这样不断地填充空穴，就使空穴的位置不断在原子間轉移。空穴的轉移，实际上也是电子(电荷)的运动，所以也形成电流，这叫做“空穴流”。而原来失去的电子，在晶体中运动，形成了“电子流”。但为了便于叙述，今后就认为空穴在运动，而且把它当作一个正电荷来看(实际上是空穴所在的原子呈現一个单位正电荷的电量)。由于空穴和电子都带有电荷，它們的运动都形成电流，所以就統称它們为“載流子”。

一块不含有杂质的、晶格完整的半导体叫做“本征半导体”。因为它晶格完整，如果有一个电子从共价键中释放出来，必定留下一个空穴，所以本征半导体中电子和空穴总是成对地出現，它們的数目相等，称为“电子-空穴对”。在常溫下，由于热运动的結果，在本征半导体中会产生一定數量的电子-空穴对，形成了电子流和空穴流，总的电流是两者之和。如沒有外界电場作用，电子和空穴的这种运动是杂乱无章的，电子流和空穴流方向也是不定的，結果互相抵消沒有淨电流出現。图 3 就表示本征半导体中产生电子和空穴热运动的情况。为了简单起見，只画了晶格結構的平面图，立体晶格中的情况也可以想見。图中大圆圈表示鍺“原子实”(原子中除去了价电子的其它部分)，两旁二

根細綫及黑点表示“共价键”。而当有电場作用下，半导体两端就出現电压，电子向“正”端方向运动，而空穴向“负”端方向移动，形成了定向电流如图 4。半导体内就产生了电流了。本征半导体因电場作用而产生的导电現象就叫“本征导电”。


什么是 P 型半导体和 N 型半导体？

以前說过半导体中加进

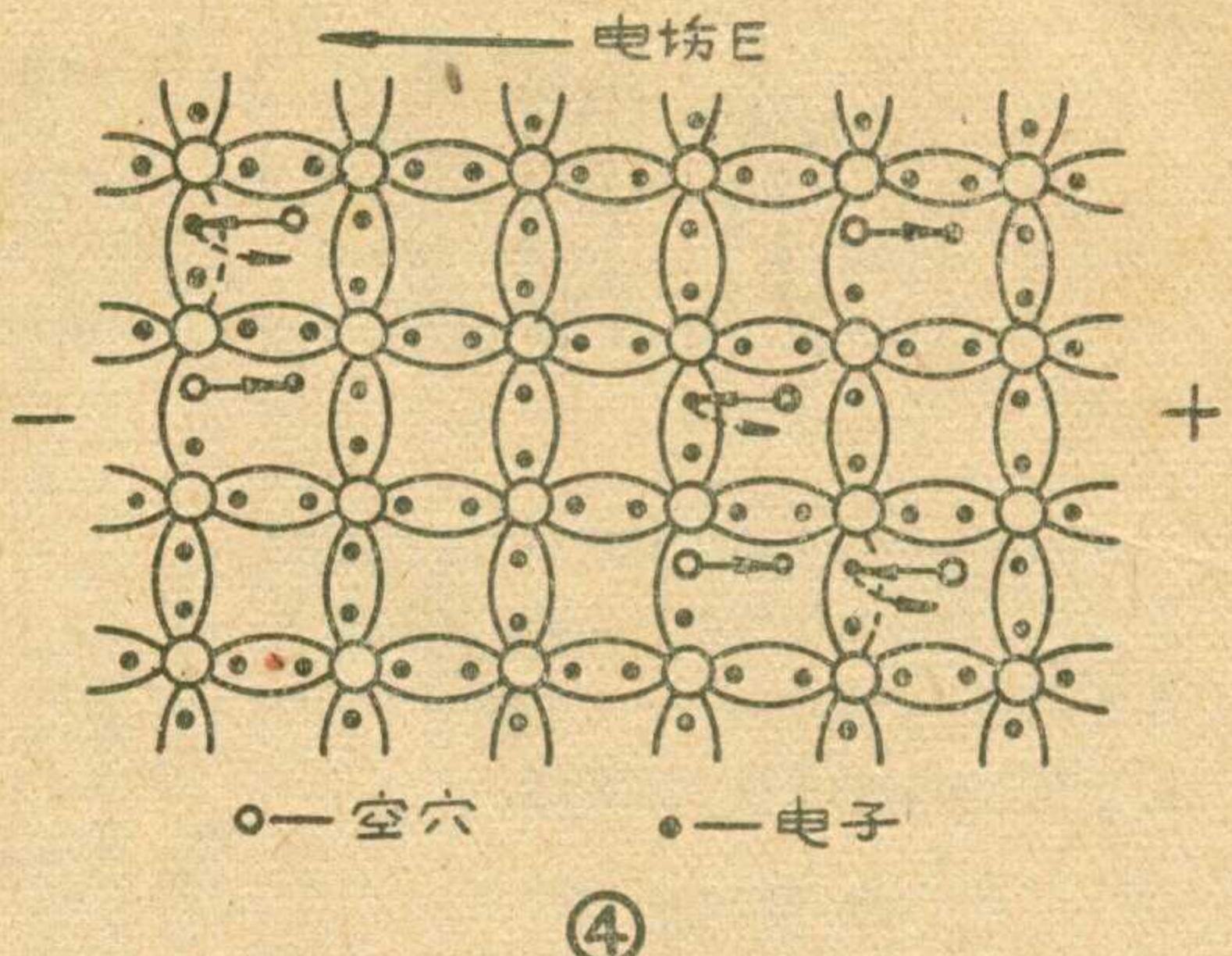

④

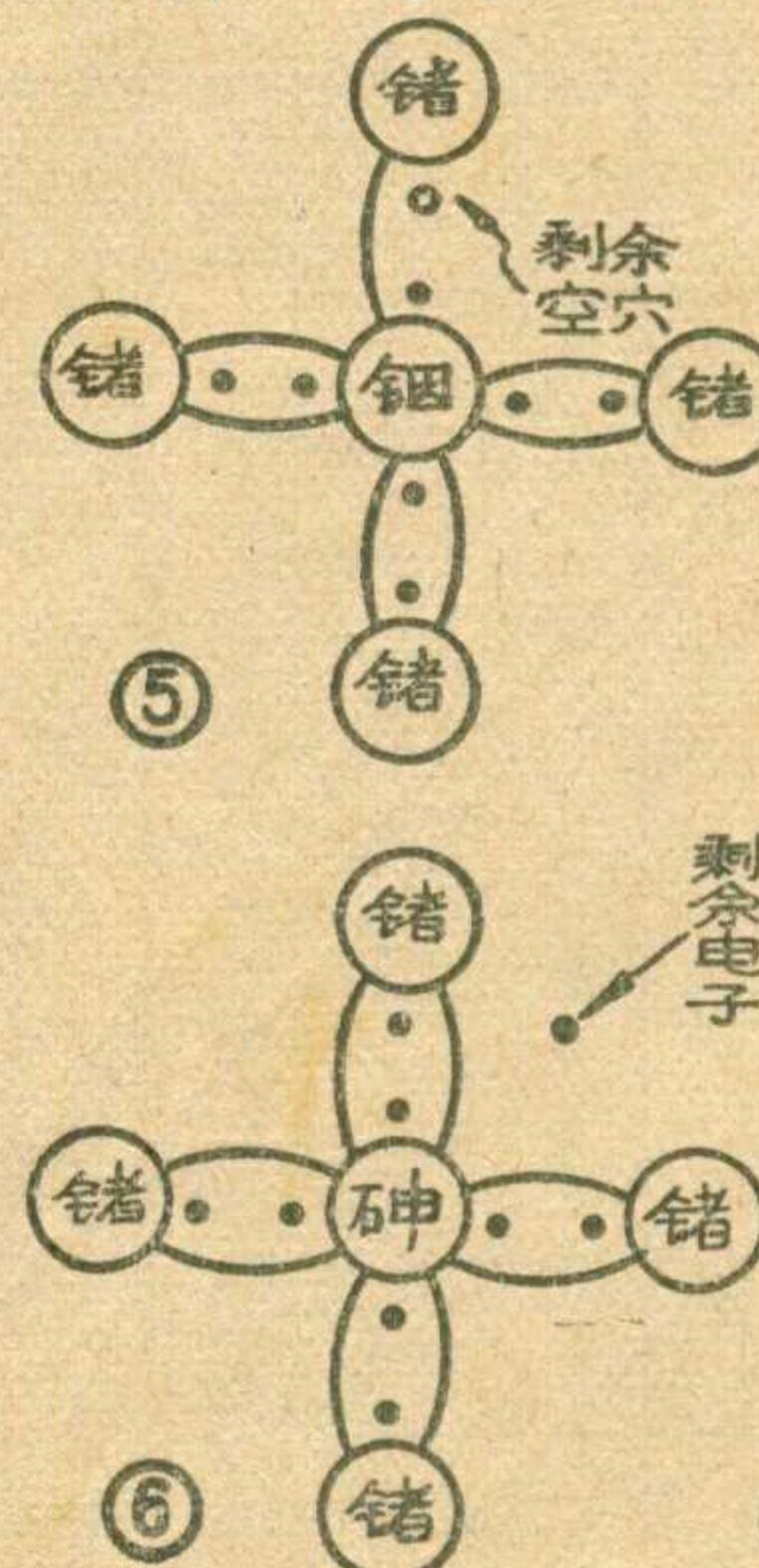了杂质，电阻率就大大降低。原来加进杂质后，空穴和电子的数目会大大增加。例如在鍺晶体中掺入很少一点三价元素銻，銻的价电子只有三个，它进入后和鍺組成晶格，它的三个价电子分別和相邻的三个鍺原子的价电子組成共价键，而对相邻的第四个鍺原子，它沒有电子拿出来与这个鍺原子“共有”了，这就留下了一个“空穴”(見图 5)。因而掺入了少量的杂质銻，就会出現很多的空穴，因为即使是少量的，里面含有的原子数目却不少。杂质半导体中空穴和电子数目不相等，受电場作用时，空穴导电是主要的，所以叫“空穴型半导体”，或者說是“P 型半导体”，換句話說，“P 型”或“空穴性”半导体内是有剩余空穴的，掺入的杂质提供了剩余空穴。“P 型”半导体中空穴是多数，所以叫空穴为“多数載流子”；电子数目少，就叫“少数載流子”。掺入的杂质能产生空穴接受电子，我們叫这种杂质为“受主杂质”。



有时也把一些五价元素如砷掺入鍺晶体中，砷有 5 个价电子，它和四个鍺原子的价电子組成共价键后，留下一个剩余电子，这个剩
(下轉第13頁)

六灯超外差式收音机的实验

曉 勸


无线电爱好者往往喜欢利用手头有的电子管试装收音机等机器设备，来试验这些电子管的变通用法。这里介绍一种六灯收音机的实验结果供大家参考。

电路說明

这个电路实际上是用 G_1 和 G_2 替换一只五栅变频管（如 6A2）。 G_2 接成三极管完成本机振荡，振荡电压由 5 微微法左右的 C_2 耦合到 G_1 的栅路，使它完成混频工作。

如果有 6J2 (6Ж2П), 可以把图 1 中由 G_1 和 G_2 构成的混频电路改为 6A2 变频电路，用一只 6J2 代替图 1 中的 G_1 和 G_2 ，作成五管机（如图 2）。因为 6J2 的第 7 脚正好也是第三栅，可以作为输入栅接上输入回路，并且其他各管脚也和 6A2 一致，它的第一栅和第二栅能像 6A2 第一和第二、四栅那样地参加本机振荡。也就是 6J2 可以直接代替 6A2 作变频工作。不过，由于 6J2 是五极管，所以变频增益稍差。

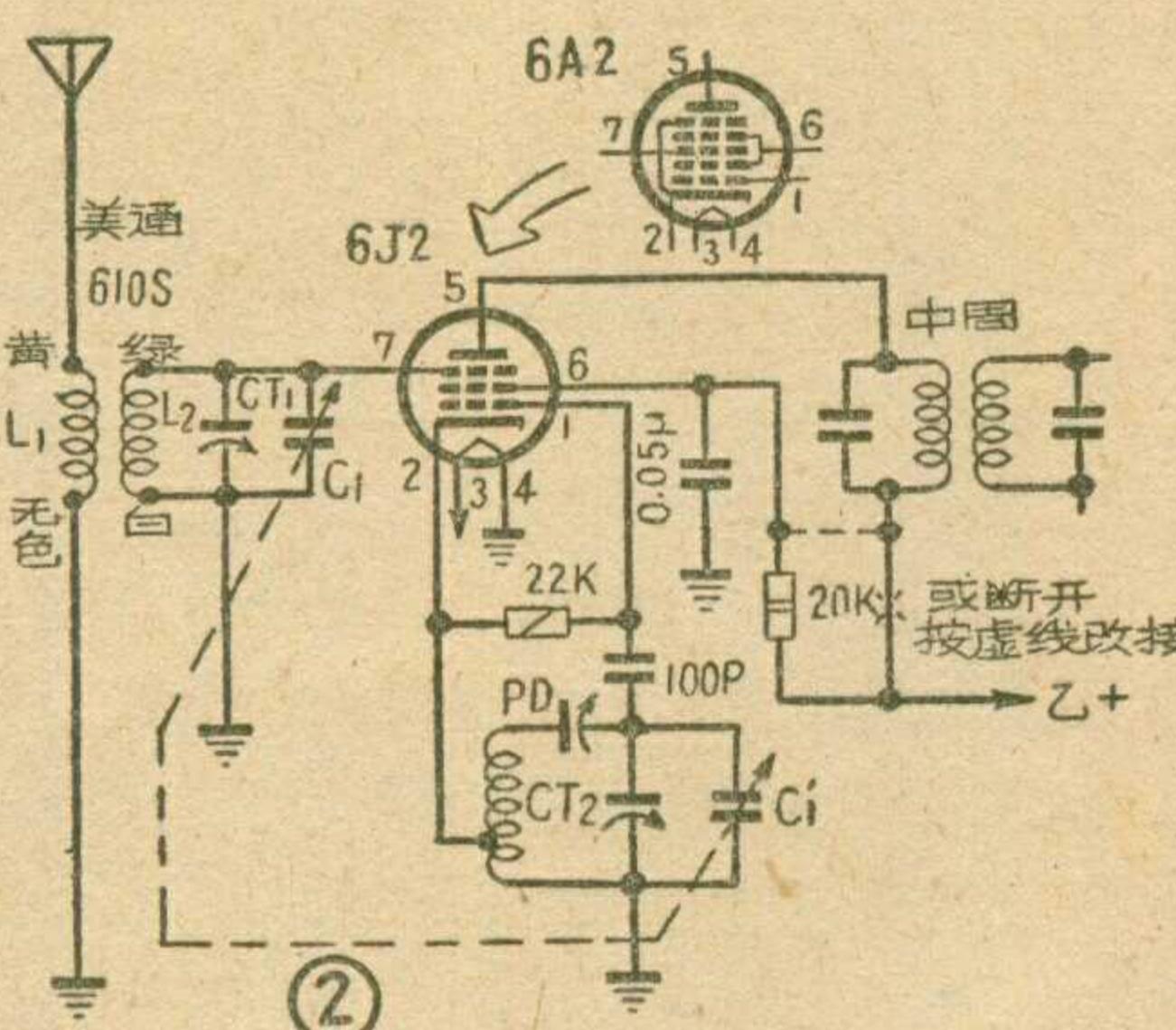这台六管机装成后，用普通三用表实际测到的各处电压及电流数值，在图 1 的各个相应点上都有标注，供大家参考。从实测数据可以看出，供给 G_6 的交流高压为





215 伏，它半波整流后的直流高压为 160 伏左右。经试验如果把 R_{16} 及 R_{17} 合并改用一只限流电阻（如图 3），整流后的直流高压（乙₊）可以提高到 200 伏左右。不过，限流电阻的阻值不能再小，否则整流电流将大量地从栅极通过，会使栅极发红，有可能烧毁电子管。例如，用 6N1 整流时，也是至少要串 500 欧的限流电阻。而在 160 伏的高压下，整机灵敏度也足够了。所以为了不使电子管负担过重，还是采用了图 1 的接法。

如果要求整流器给出更大的电流，可以用两只 6P15 接成全波整流电路（如图

4）。这样也能使乙电的波纹分量更小，使收音机的噪声更小。如果电源变压器只有半波整流的次级高压绕组，而又需要给出更大的乙电流时，可以按半波整流电路把两只 6P15 并联起来，这样也可以降低内阻，提高乙₊电压和电流。

由于电子管 6P15 在构造上根本不是按整流工作设计的，所以灯丝对阴极间的工作电压只能是 100 伏，比 6Z4 低。因此，用 6P15 作整流时，电源变压器最好另有一组专供整流管的灯丝绕组，并且两端都不接地（如图 1）。如果电源变压器只有一组 6.3 伏的灯丝绕组，需要用它同时供给整流管和其他所有电子管时，就应该用双线馈送灯丝电源，并且各管的灯丝两端都不能接地。因为如果灯丝的某端接地，对于作整流工作的 6P15 来说，它的灯丝和阴极间必将加上超过允许值的直流高压，遭到损坏。

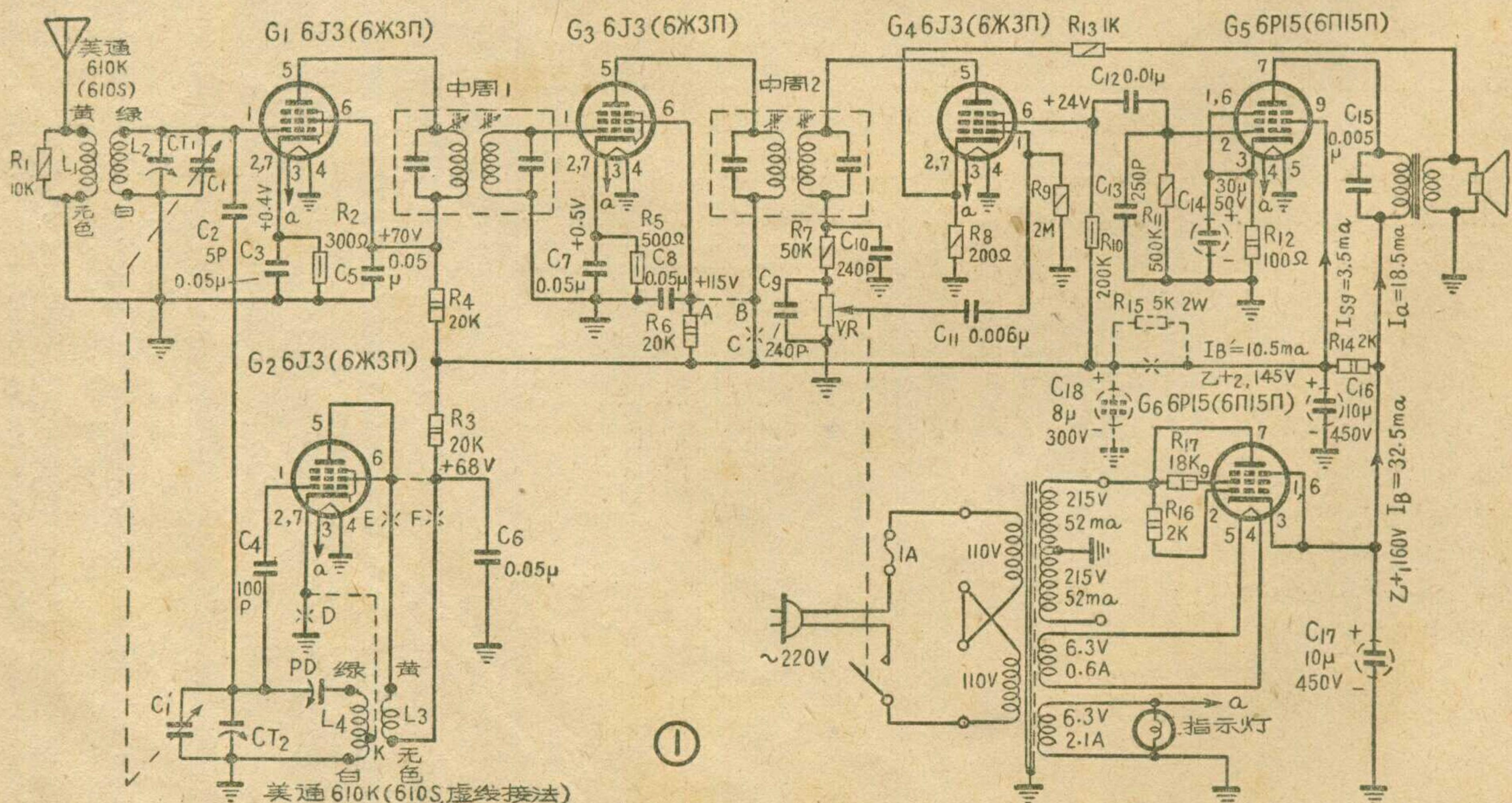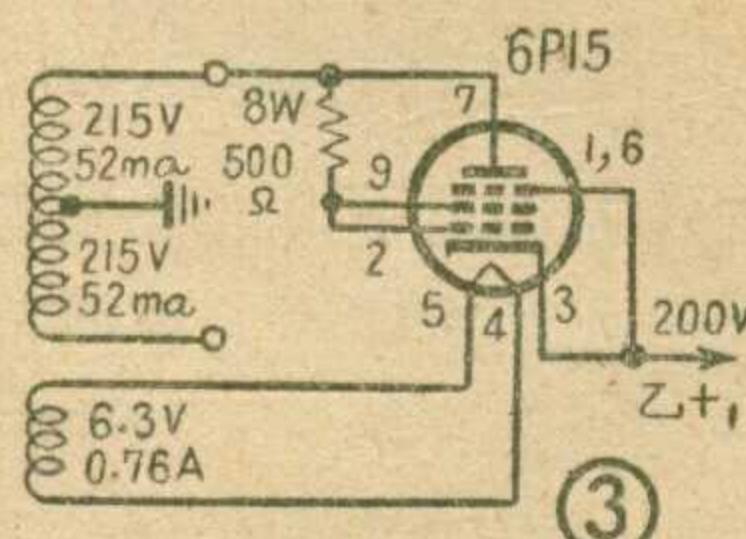

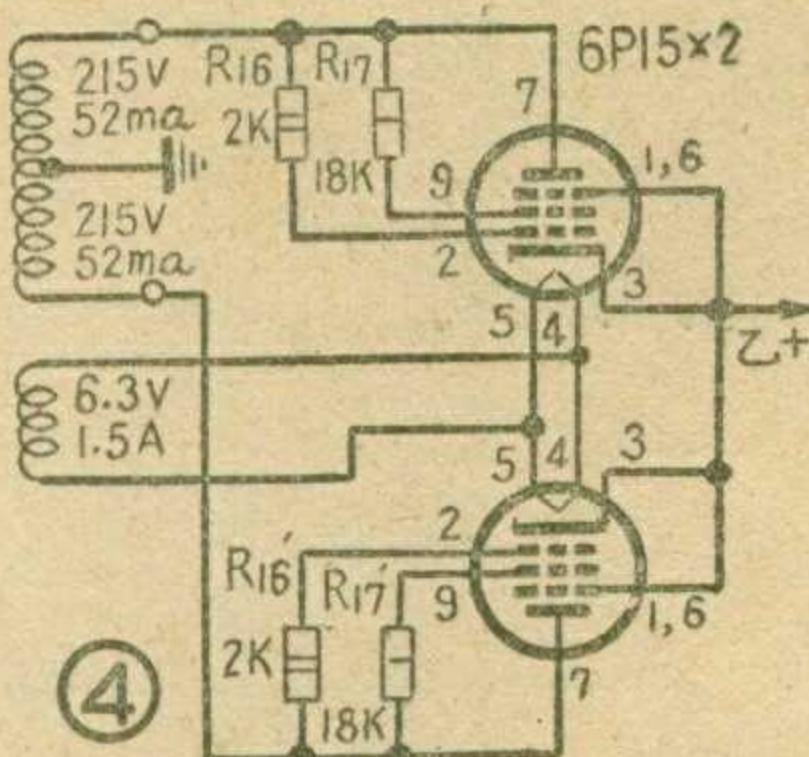


图1电路的混频及中放管6J3由于是锐截止管，不能采用自动音量控制。所以它们的栅路没有加这种电压。这样，相对的说它们增益较高，虽然屏压及帘栅压较低，也能保证整机灵敏度。不过，由于没有自动音量控制，当输入信号过强时，往往容易使后面的音频放大级发生比较严重的非线性失真。为了减小失真，所以在音频放大部分采用了比较深的两级电压负反馈。负反馈电压是由 R_8 和 R_{13} 分压后加给 G_4 的。 R_8 两端的音频电压就加在 G_4 输入端完成反馈。同时，由于电阻两端的电压与阻值大小有关，因此可以改大 R_8 或减小 R_{13} 来加深负反馈。

另外， R_8 对 G_4 来说也同时形成电流负反馈。不过 R_8 用得不大，所以反馈量不大。

至于 G_4 ，是把屏极和阴极作为第二检波的两极管使用的。 VR 是两极管检波器的音频负载。 R_7 、 C_9 和 C_{10} 构成中频退耦电路。检波后的音频信号经 C_{11} 输入给 G_4 的第一栅，由第二栅输出。这种用法检波失真比较小，但第一低放级增益较低，不过，由于末级使用高跨导的6P15或6P14(6Π14Π)，需要的音频推动电压不高(6P15跨导为14.7毫安/伏，6P14为11.3毫安/伏，6P1为4.5毫安/伏；6P1约需12伏左右的推动电压，6P14约需6伏，6P15只需要4伏左右)。所以从照顾失真和保证整机输出功率的两方面考虑，采用这种方案还是合适的。

R_9 作为 G_4 的栅漏电阻，需要阻值大些，应该在2~5兆欧之间。

图1中的 R_1 ，是为削弱串合现象加上的。加 R_1 后，整机灵敏度变化不大，串合现象却大有改善。 R_1 的阻值在10千欧到50千欧间的都可以用。阻值小些，削弱串合的作用就显著些。不过太小也会压低灵敏度，尤其是低端更明显，可以按自己对串合的要求试验选定。

电子管的替换

图1电路实际试验， G_1 、 G_2 和 G_4 都可以直接换插6J1(6Ж1Π)，工作正常。这

是因为 G_1 、 G_2 的屏极和帘栅极都经过20千欧的退耦电阻降压；并且 G_4 的屏极没有接乙+电压，而帘栅极又有200千欧的音频负载在降压。所以实际工作电压没有超过120伏，工作必然正常。问题在于中放管 G_3 ，如果直接插换6J1，就会产生自激，不能工作。这个问题，很容易解决。就是把图1中的C点断开；A、B两点联通。也就是把 G_3 的屏压改为和帘栅一样的经 R_6 、 C_8 的退耦电路降压后再去供给。并且重调中周就行。

如果整流输出的乙+电压在200伏以上(如用全波整流等)，由于6J1的屏压及帘栅压均为120伏，都比6J3低(6J3的 $E_a=250$ 伏； $Eg2=150$ 伏)，这时换插6J1，就需要加接图1中虚线画出的 R_{15} 来降压，并用 C_{15} 来旁路。

如果有6J2，由于它的屏压、帘栅压都和6J1一样，所以把它的第2、7两脚相联，就可以按6J1一样地换用。

该机的两个6P15直接用6P14替换，工作正常，不用改动线路。

本振线圈的替换

图1电路的本振线圈，也可以改用美通610S。这时可按图1本振电路改接；把虚线部份接通；划“×”部份断开。


自制 C_2

图1中的 C_2 如果找不到成品，可以自己制作。像图5那样，用两根铜心线直径0.5毫米左右、长80~90毫米的塑料硬接线，把脱头浸锡的A、B两端分别焊在双连的两组定片上，再把两线绞起来就成为一个电容器。在调机时适当改变绞合部份的长度l或绞合松紧度，可以使容量变化，以适应需要。

输出变压器的配用

G_5 用6P15时，如不便设计绕制，最好用配合输出管3Q5用的输出变压器。不过，也试过6P1用的输出变压器，听起来

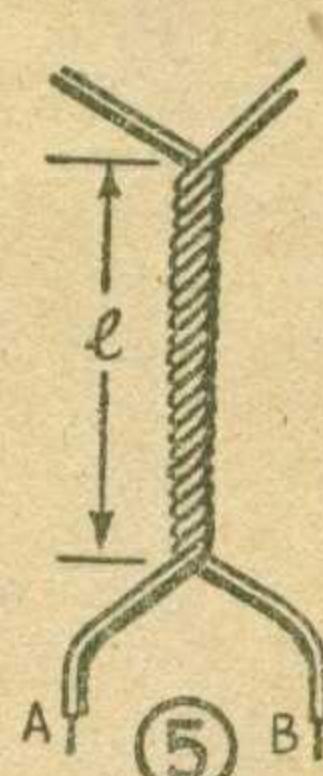音量及音质出入不大，也可以使用。如果 G_5 用6P14，就该配6P1用的成品输出变压器。



組 裝


组装时最好注意避免混频或中放级的屏、

栅接线相互平行或相距过近。中频变压器的接线最好剪短，靠近底板走直，避免和其他走线平行。

实验中曾经发现，混频级 G_1 和中放级 G_3 的接地点很重要，需要把 G_1 的各个接地元件集中在一点上接机壳；同样对于 G_3 也另外集中一点接地。并且，这两个接地点最好离得远些。这样可以消除寄生振荡，工作稳定。参看图6。

調 整

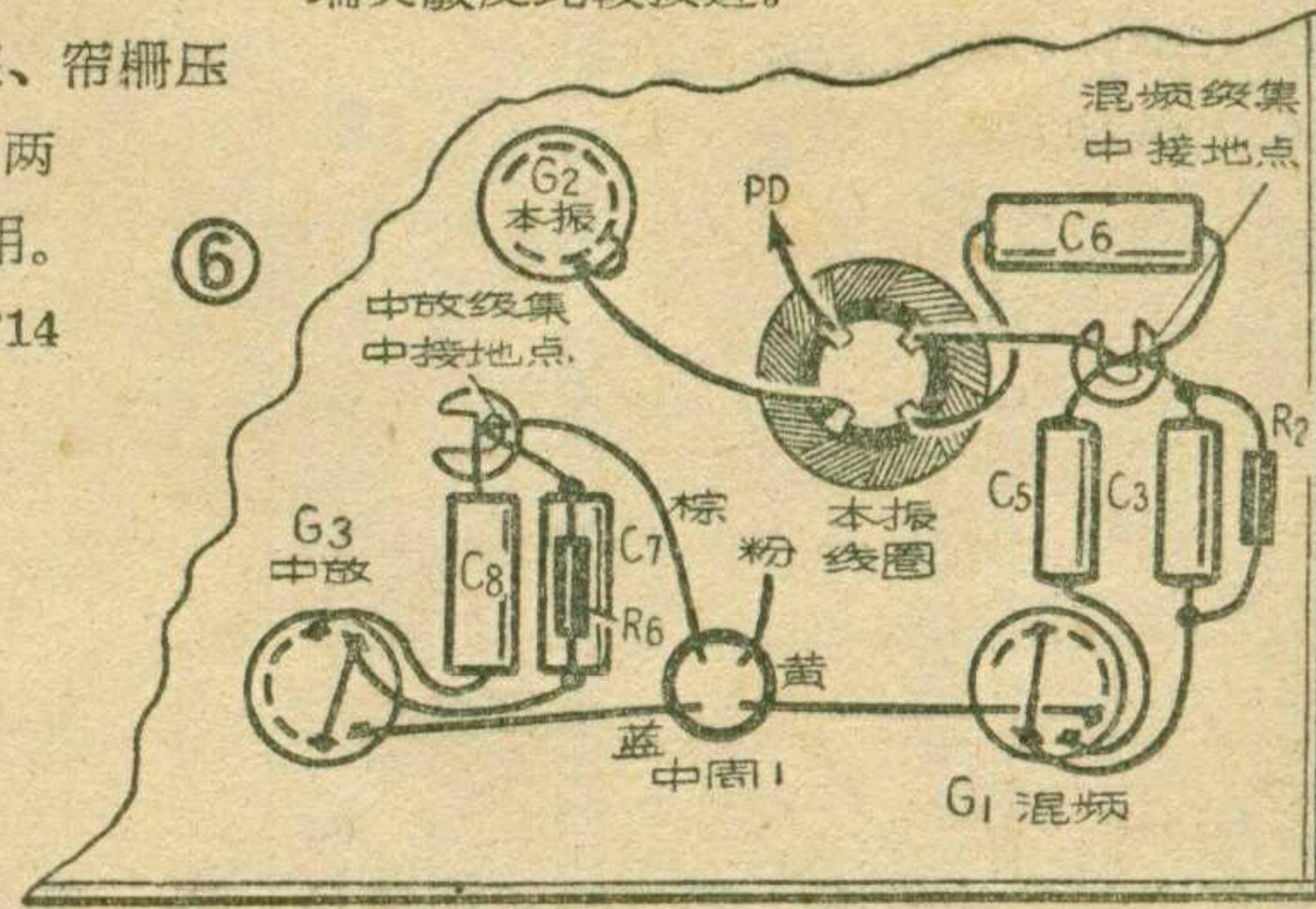这个六管超外差机的调整方法和一般超外差机类似，这里就不全面的谈了。只是在调整中如果发现高低端的灵敏度相差很大，可以改变 C_2 的绞合长度或松紧程度，使它的电容量变化，可以调到高、低端灵敏度比较接近。



(上接第11頁)

余电子就在晶体中到处游荡，在外电场作用下形成定向电子流(参见图6)。同样地，掺入少量的砷杂质，就会产生大量的剩余电子，所以叫这种半导体为“电子性”半导体或是“N型”半导体。在这种半导体中有剩余电子，这时电子是多数载流子，而空穴是少数载流子，砷是“施给”剩余电子的杂质，所以叫作“施主杂质”。

如没有外电场作用，不论N型或P型半导体，它们的载流子运动是无规则的，所以不会形成电流。

杂质掺入的数量是严格控制的。不能多掺，多掺了，载流子数目太多，电阻率降得太低，就失去半导体的作用了。因此，对本征半导体的纯度要求就非常高。对于锗来说，要求含锗量在0.999 999 999(简称九个“9”)以上，看来是多么不容易啊！这只有在近代技术高度发展的条件下才能生产纯度这样高的锗晶体。

美多65A型交流五灯中波收音机

孙近士

美多牌65A型交流五灯收音机是上海无线电三厂的新产品，外形小巧美观、性能优越、结构坚固。使用电源为110/220伏、50或60赫的交流市电。输出功率约为1.5瓦。消耗电力约为30瓦。

一、电路特点


1. 65A型机电原理图见图1。它的电路结构比较简单，元件尽量节省，而性能却很优良，其中对像频干扰的抑制性能尤为突出。一般收音机在城市收音时均不使用室外天线，而仅用二米左右的短拖线作天线。此时天线电容 C_A 仅30~40微微法，初级天线回路的自然谐振频率 f_A 恰好落在接收频率范围内，因之像频衰减随之变劣。65A型机输入电路的耦合设计得小于最佳耦合，线圈绕组间避免了电容耦合，内部接有相当于70微微法的铝箔天线。当接入中频陷波线圈后，天线回路的自然谐振频率仍然小于接收频率范围的最低频率，这就有效地抑制了象频干扰，同时也提高了场强灵敏度。

2. 变频级6A2的本机振荡的栅极交连采用间绕的线圈，以替代交连

电容器。整个波段内本机振荡栅流均匀稳定，振荡栅负压由 R_1, R_2, C_3 组件取得，并将 R_2 二端分压供给6G2电子管栅负压用， C_3 为高频旁路电容器，使6G2电子管工作在直线部分，改善了音频电压放大级的谐波失真。

3. 中频放大级6K4在保持稳定的级增益的同时，采用了低屏压工作状态，由于屏压的降低，阴极可直接通地。

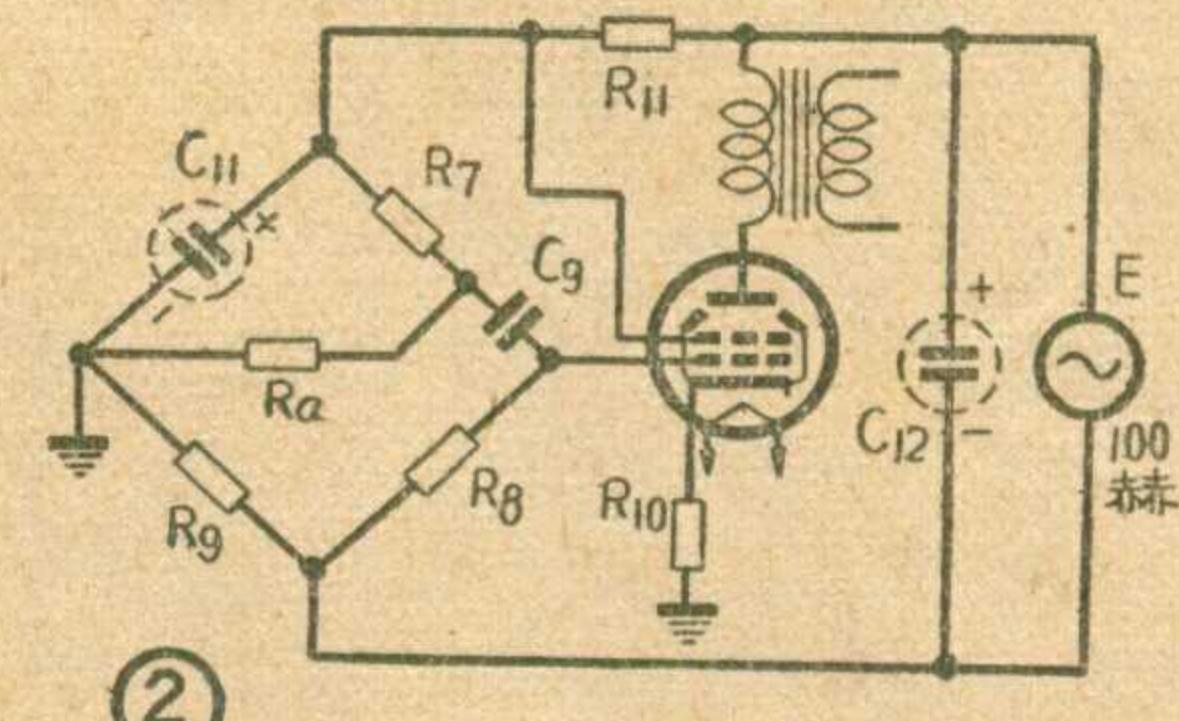
4. 功率放大级和整流级采用了平衡电桥方法来减小交流声。它的平衡电路可见图2。由 $R_7, C_9, R_8, R_9, C_{11}$ 和 R_a (6G2的)所组成的电桥达到平衡时，可减低交流声。仅这样还只能消除栅极输入电路所引起的交流声。所以除此而外还将功放级偏压分由两个途径供给，一是 R_9 上的电压降，用作为固定栅负压，同时又保持了栅极输入电路的平衡条件；另一方面在功放管阴极接入了 R_{10} ，由此再取得一部分自给栅负压。 R_{10} 两端不接旁路电容器，因此当无信号输入时，在有100赫的纹波电流流经 R_{10} 时，就产生了电流负反馈作用，有效地抑制了功率放大级内由纹波电流所引起的交流嗡声。在无信号输入时交流嗡



声一般可达到-50分贝。当有信号输入时，同样由于电流反饋，还可以使功率放大级的谐波失真和音频频率响应特性得到改善。

二、结构特点

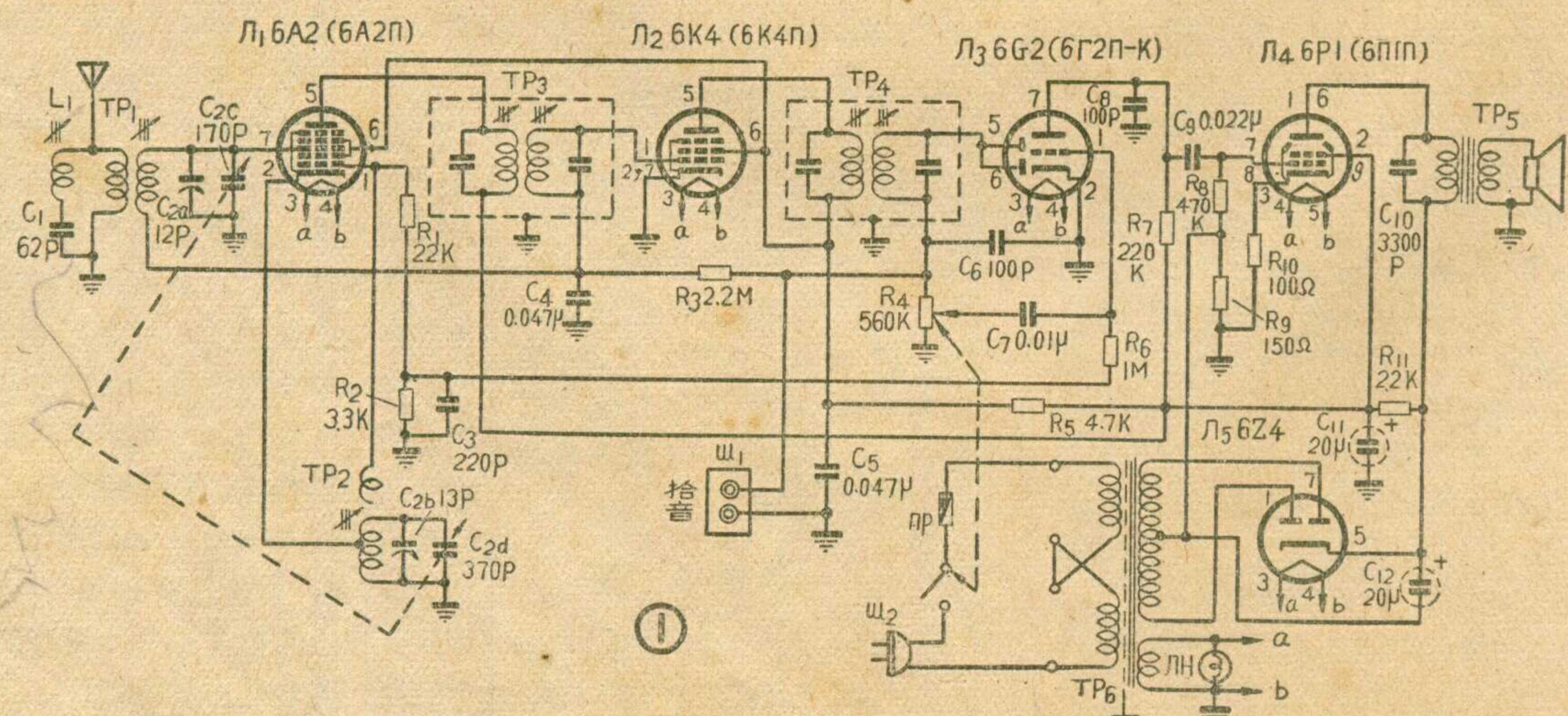为了经济和实用起见，本机的机心结构设计比较小巧而精简。电源变压器因功率消耗较小，铁心截面积仅为19毫米×28毫米，并直立安装在底板左侧，这样机心内的其他零件不受变压器的温度的影响。 C_{11} 和 C_{12} 两只滤波电容器装置在底板外，对于高温的影响也是可以避免的，因此使用寿命可大为延长。输出变压器安装在电源变压器的上端，而且方向安排得刚好使它们的磁场能相互抵消，从而避免交流声，而且节省地位。底板的面积较小(100×175毫米)，加上接线都很短，因此性能很稳定。此外，



机心内部还采用电阻、电容器的组件架安装方式；刻度盘采用透明塑料，频率刻度数字由凹凸型模具压制，因此光度清晰，立体感显著。这种收音机经过振动、冲击和长途运输试验，全机零组件无一损坏和脱落。

三、电性能指标

1. 频率范围	530~1620 千赫
2. 中频频率	465±2 千赫
3. 灵敏度	不劣于 100 微伏
4. 选择性	偏调士 10 千赫时衰减不小于 34 分贝
5. 假象波道衰减	不小于 36 分贝
6. 中频波道衰减	不小于 40 分贝
7. 音量控制范围	不劣于 48 分贝
8. 交流噪声	不劣于 -46 分贝
9. 整机非线性失真	不劣于 6 %
10. 整机频率特性	150~3500 赫范围内的不均匀度不劣于 10 分贝
11. 高频机振	不劣于 -10 分贝

四、部分元件的制作数据

1. 输入线圈（图 3）采用 M4 铁氧体心，线圈管直径 8 毫米，用蜂房式二转折绕法，初级 L_1 用直径 0.08 毫米的丝漆包线绕 350 圈，宽度 4 毫米，电感量 1.27 毫亨， Q 值 ≥ 35 ；次级 L_2 用 7×0.06 毫米丝漆包线绕 120 圈，宽度 4 毫米，电感量 257 微亨， Q 值 ≥ 130 。

式二转折绕法，初级 L_1 用直径 0.08 毫米的丝漆包线绕 350 圈，宽度 4 毫米，电感量 1.27 毫亨， Q 值 ≥ 35 ；次级 L_2 用 7×0.06 毫米丝漆包线绕 120 圈，宽度 4 毫米，电感量 257 微亨， Q 值 ≥ 130 。



2. 振荡线圈（图 4）

采用 M4 铁氧体心，线圈管直径 8 毫米，用蜂房式二转折绕法，宽度 5 毫米，用直径 0.15 毫米的丝漆包线两根并绕 20 圈（④~⑤）及单根绕 103 圈（①~③），并在 91 圈处②抽头作三点式哈脱莱振荡。线圈的电感量①~②为 99 微亨，①~③为 131 微亨，①~④电容量为 70 微微法。

3. 阻波线圈（图 5）也采用 M4 铁氧体心，线圈管直径 8 毫米，用蜂房式二转折绕法，用直径 0.12 毫米丝漆包线绕 340 圈，宽度 4 毫米，电感量 1.85 毫亨， Q 值 ≥ 100 。

4. 输出变压器（图 6）采用 D-21 硅钢片，铁心截面积 16 毫米 \times 16 毫米。初级线圈 I 用直径 0.12 毫米漆包线绕 3000 圈；次级线圈 II 用直径 0.44 毫米漆包线绕 70 圈。初级直流电阻约为 386 欧姆。

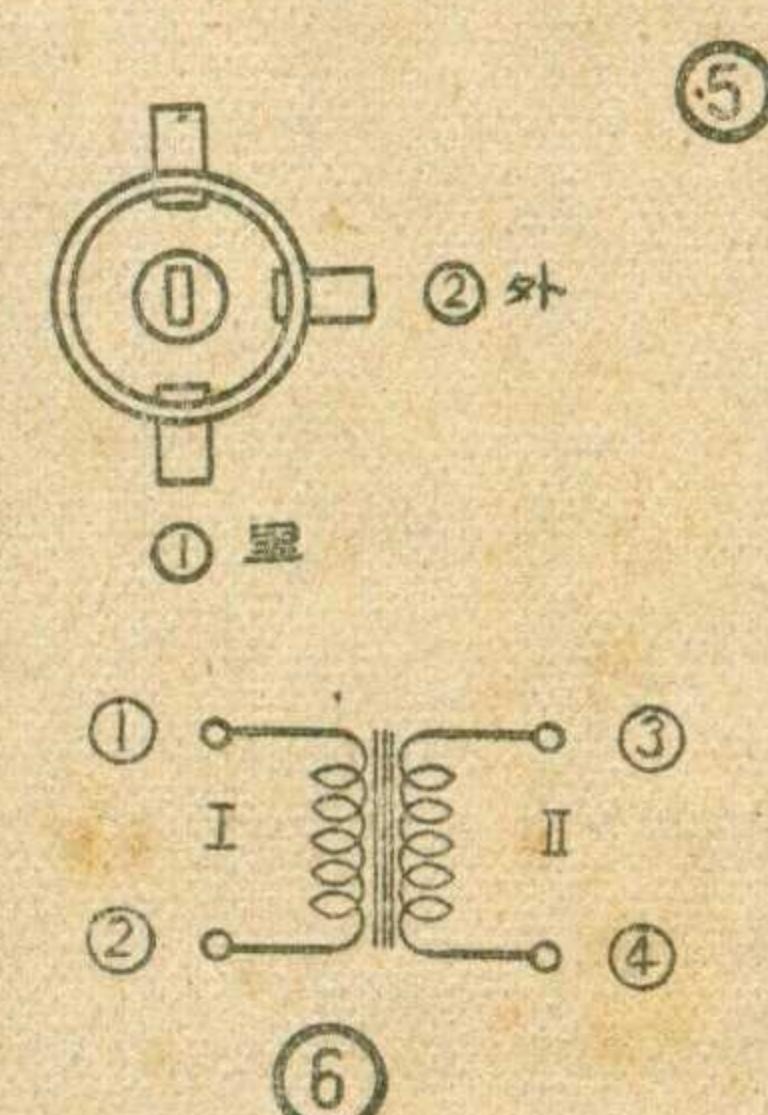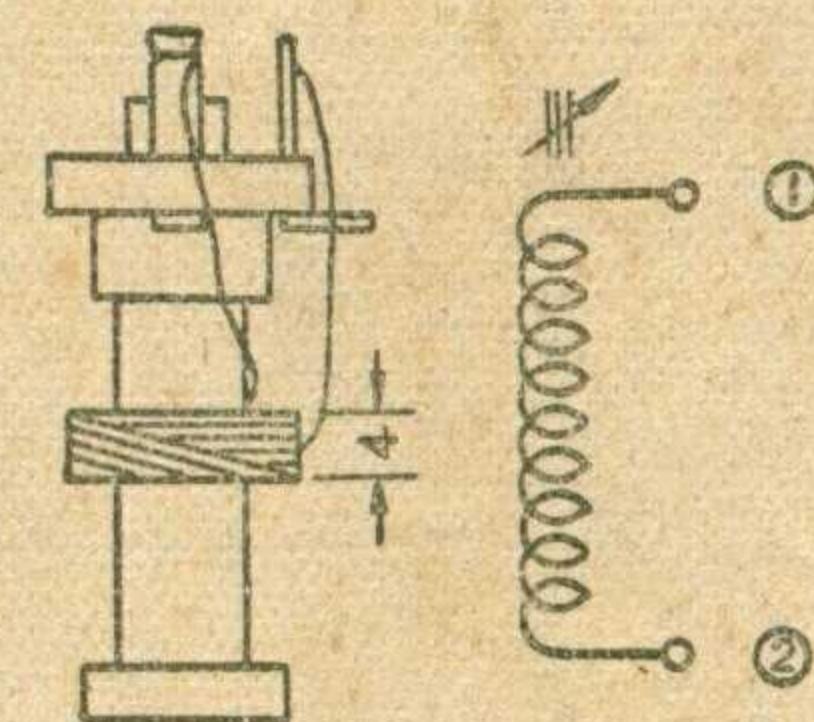5. 电源变压器 采用 D-41 硅钢片，铁心截面积 19 毫米 \times 28 毫米。初级线圈用直径 0.2 毫米漆包线绕 2×700 圈；次级高压线圈用直径 0.11 毫米漆包线绕 2×1260 圈；次级灯丝线圈用直径 0.83 毫米漆包线绕 45 圈。




“想想看”答案

1. 晶体管的输入阻抗一般都很低，只有数百到数千欧。所以在晶体管收音机中级间耦合电容器的电容量就要求大一些。否则较多的音频信号将会降落在耦合电容器上，使放大率降低。电子管的输入阻抗都很高，一般都为数兆欧，所以耦合电容器的容量可以用得小一些。

2. 按前图所示情况，功率放大管没有接上栅极电阻，以致由 300 欧阴极电阻产生的负电压没有加到栅极，使 6P1 的屏流（包括帘栅流）大大增加（可高达 80~90 毫安）。五灯机在正常情况下全部电子管的屏流、帘栅流也不过 50~60 毫安左右。由于电源负载加重，使较多的电压降落在整流器的内阻上，所以输出电压反比在满负载时更低了。应当注意功率放大管不应在没有栅负压的情况下运行，


否则相关的零件都会受到损害。

3. 如图接用一只双刀双掷开关，就可以使电路接成串联或并联。

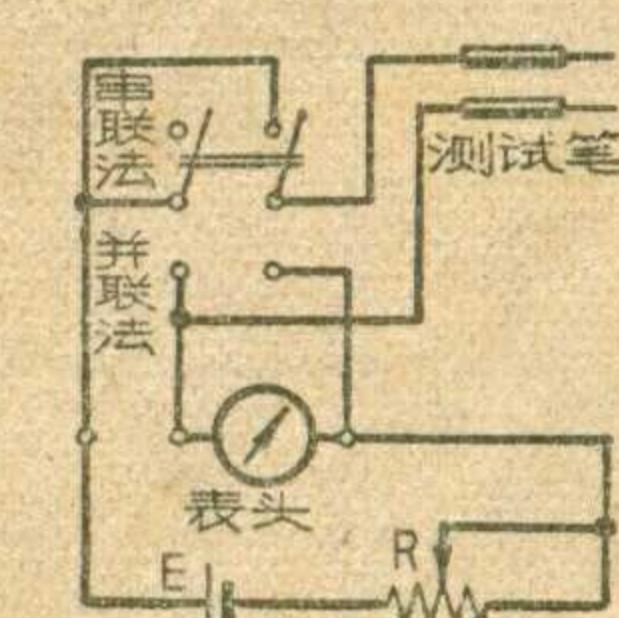


4. 在图 6 所示的接法中，如果将两个电容 C1 和 C2 的极性接反，那么屏流将大大增加，甚至可能烧毁功放管。为了避免这种情况，可以在屏极与地之间接一个反向偏置电压，或者在屏极与地之间接一个限流电阻。这样可以保证功放管在正常工作范围内运行，从而延长其使用寿命。

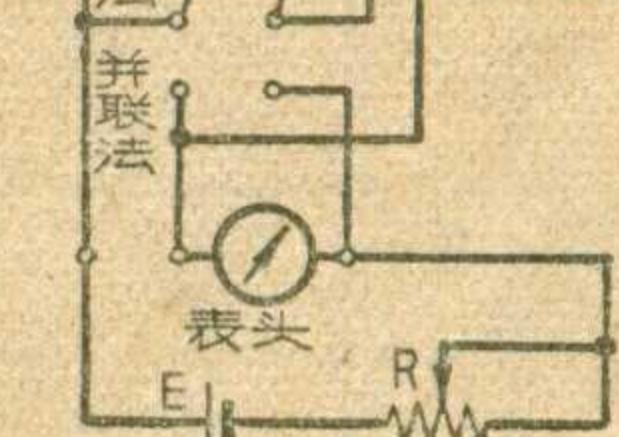5. 在图 6 所示的接法中，如果将两个电容 C1 和 C2 的极性接反，那么屏流将大大增加，甚至可能烧毁功放管。为了避免这种情况，可以在屏极与地之间接一个反向偏置电压，或者在屏极与地之间接一个限流电阻。这样可以保证功放管在正常工作范围内运行，从而延长其使用寿命。



实验室

实用晶体管校验器

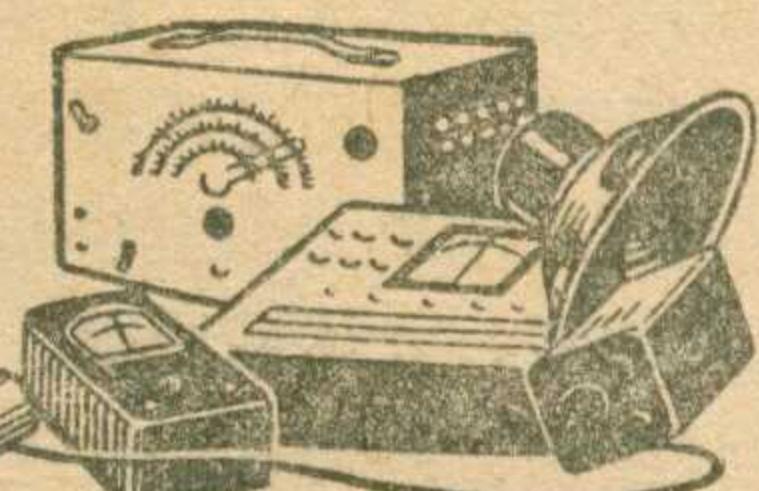


叶 敏

晶体管的参数不像电子管那样一致，同一型号的晶体管，其特性上下参差可能很大，同时也容易因使用不当（如电池接反，电流过大，焊接过热等）而造成损坏。所以对晶体管进行校验测量是很必要的。这里介绍一台使用方便的晶体管校验器，它能迅速地测出晶体三极管的两个主要参数，即集电极反向电流 I_{CO} 和电流放大系数（共发射极电流放大系数 β 或共基极电流放大系数 α ），以鉴定晶体管的优劣。一只好的晶体管， I_{CO} 应很小，而 β 应很大。

这只晶体管校验器所用零件都是市场上容易买到的，线路亦较简单。测量范围： I_{CO} 值自 0 至 100 微安； α 值自 0.7 至 0.99； β 值自 0 至 100。PNP 型和NPN型的晶体管都能测量。

图 1 是校验器的线路图，它能测量出晶体管在集电极电流为 1 毫安时的电流放大系数。在测量时，把晶体管的发射极、集电极和基极分别接在图中左上方的端子 E、C、B 上。测 PNP 型管子时，将开关 S_2 扳到上方。测 NPN 管子时，应把各电源的接法反向，即把 S_2 扳到下方。测量晶体管共发射极电流放大系数的原理如下：图 2 是面结合型三极管的共发射极 h 参数曲线。图上横坐标是基极电流，纵坐标是集电极电流，曲线的斜率就是电流放大系数 β 。假如我们先让晶体管稳定在曲线的 A 点上，然后使基极电流增加 Δi_B ，这时候新的工作点就移到 B 点了。和原来

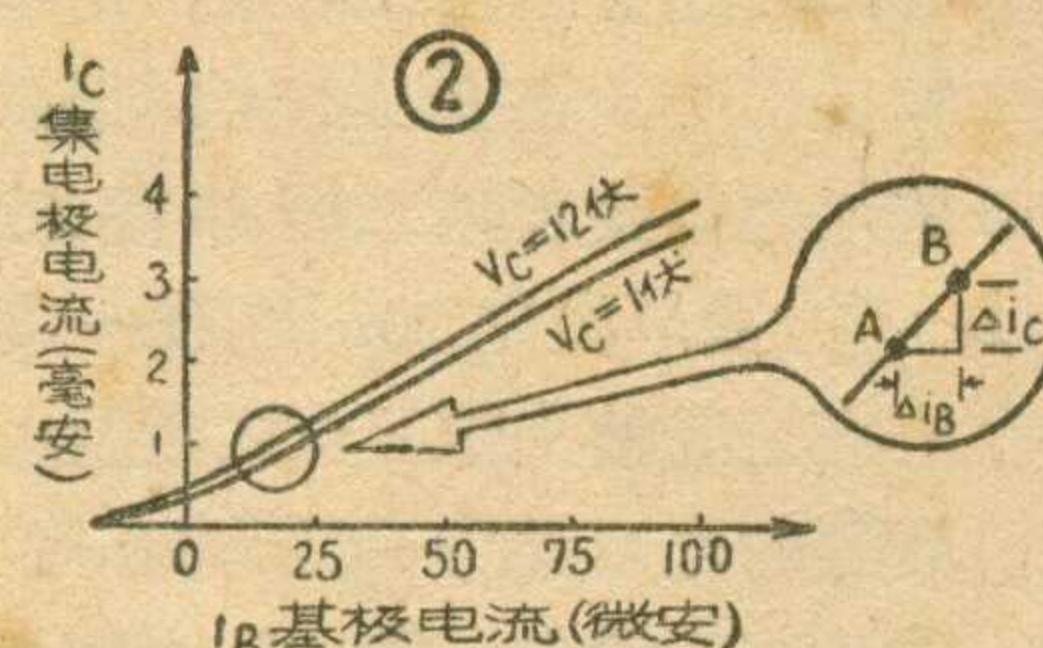

A 点的 i_C 比较，集电极电流也增加了 Δi_C 。所以放大系数 $\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$ 。我们使 Δi_B 固定为 1 微安，那末用一个 100 微安的电表检出 Δi_C ，表针所指示的微安值，就是我们所要测定的 β 值。

现在再把具体的线路分析一下：选择开关 S_1 平时放在 1 上（空档）。当插上晶体管后，将它扳到 2，即“ I_{CO} ”上，此时线路可简化如图 3a，电表和晶体管的集电极——基极串联接在电池上，可以测出 I_{CO} 。为了防止因接错管脚而损坏晶体管，故串入电阻 R_2 （5 千欧）。将 S_1 扳至 3，即“1MA”，线路简化如图 3b，在 100 微安的电表上并联了一个分流电阻 R_4 ，使电表灵敏度降为 1 毫安，调整基极偏流电阻 R_7 （粗调）和 R_6 （细调），可使集电极电流为 1 毫安，此时电表满度。最后将 S_1 扳至 4，即“平衡与测 α 、 β ”，线路简化如图 3c，电表灵敏度又恢复为 100 微安，并且加上了抵消电流，调节平衡电阻 R_8 使表针回到零点。此时按下“ α 、 β ”按钮 K，1 微安的电流经过 R_1 进入基极，电表上即能读出 Δi_C 也就是 β 的值，如图 3d。

我们知道 α 和 β 之间的关系是：

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

所以测出了一个晶体管的 β 值后，也就可换算出它的 α 值。为了使用方便，可以事先把 α 值直接绘制在电表的表面上，如图 4。对于各 α 值的 β 值见表 1。



在装制时有几点须注意： R_4 是分流电阻，阻值应为 100 微

安电表内阻的九分之一，例如电表内阻为 1 千欧，则 R_4 就用 110 欧。电阻 R_1 应选用误差小的。换向开关 S_2 为六刀双掷的波段开关，也可以用四刀双掷的长短波开关二只来代替。此时电池接在一只开关上，电表接在另一只开关上。

晶体管插座用胶木板或有机玻璃自制，其中的管脚可拆花生式电子管用的灯座脚来使用。也可以直接使用电子管座，脚孔旁边注上接脚符号 E、B、C 等，而将空孔用填充物堵起。插座甲和乙是按照一般低频管和高频管管脚排列次序区分自左而右排列的。例如 3 AX 1 ($\Pi 6 A$) 一类的低频管应当插在甲座上，3AG 11 ($\Pi 401$) 一类的高频管则可插在乙座上。

使用方法：① 应当知道被测管的型号和接脚，然后分清各极插入相应的插孔。将选择开关由第 1 档扳到第 2 档 “ I_{CO} ”，电表即可测出反向电流。② 将 S_1 扳到第 3 档 “1MA”，调节 R_6 、 R_7 使表针满度。③ 将 S_1 扳到第 4 档 “平衡与 α 、 β ”，调节 R_8 使表针回到零点。此时按下 “ α 、 β ” 按钮即可直接由电表上读出 α 、 β 的值。

国产晶体管的参数见表 2。

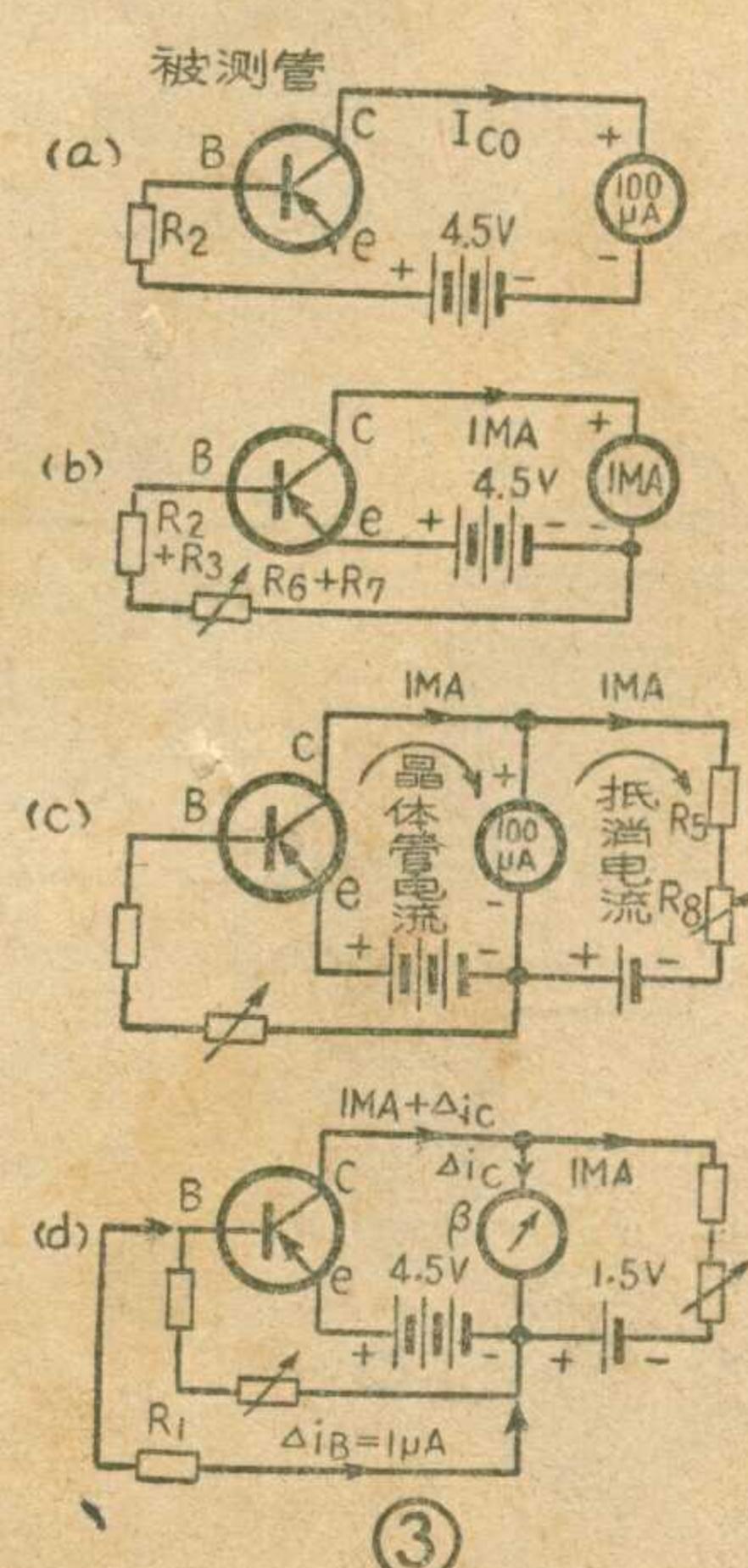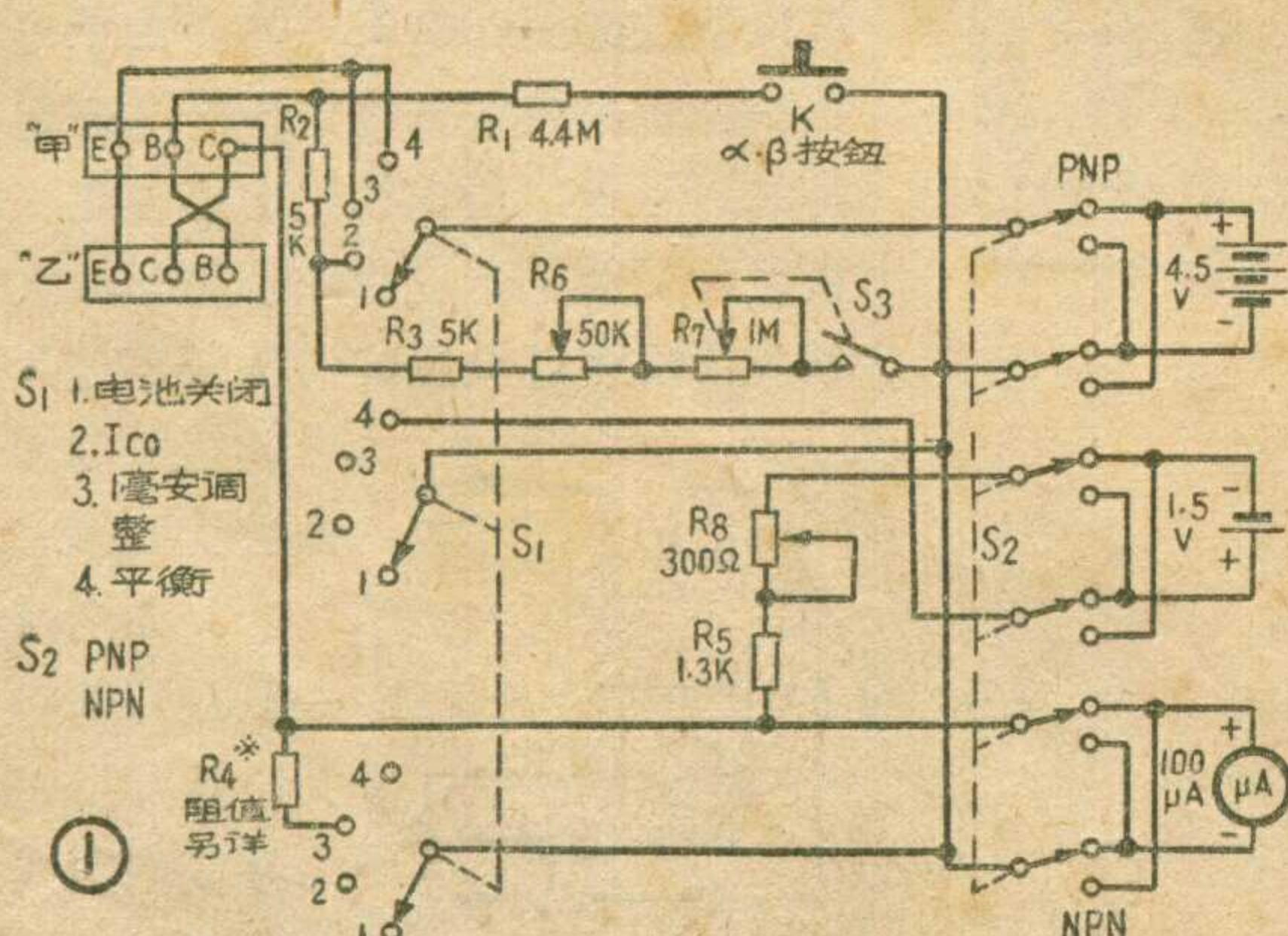

几种国产小型电解电容器

沈维强

这里介绍几种适合在晶体管电路内应用的国产小型电解电容器（上海天和电容器厂生产）。共有三个型号，其中1型和2型（见图1）结构相同，只是1型的体积比较细长，而2型比较粗短。3型产品是专门为在印刷电路上使用而设计的（见图2）。它的特点是体积比1型、2型都小，而且把正、负极引出线改在一端引出（长引线是正极，短引线是负极，在外壳上还

有箭头标志正极），以便于在印刷电路中安装。

这三种小型电解电容器的容量和外形尺寸的规格请参看本期封三。

结构特点

电解电容器最显著的特点是：体积小，容量大，而这些特点随着电容器不断小型化而更为突出。一般小型电解电容器往往

在很低工作电压下工作时容易产生断路现象，因此在耦合电路中采用这种电容器作交连时，由于电压较低，受这种毛病的影响比较大。为了克服这个缺点，在新产品中已作了改进。如1型和2型电容器最容易造成接触不良的部位有二处：一处是外壳或铝梗与铜丝引线挤压的地方，另一处是负极与外壳挤压处（见图1中的A、B）。

经过试验，将铝梗或外壳与铜丝引线轧牢部位改用铝铜对焊，能彻底消除由于铝不断生成氧化铝而造成接触不良的现象。对于负极

与外壳接触处接触不良的现象，则采取将负极引出箔延伸到橡皮与外壳之间（见图1C），大大增加了接触可靠性。通过上述改进，在使用上述电容器的耦合电路中，即使交连电压只有0.1微伏也能正常工作。

对3型电容器接触问题，除采用铝铜碰焊工艺外，还采用负极直接引出工艺，使该型电容器接触可靠性进一步提高（见图2）。为了加强密封和引出线的机械强度，该种电容器除采用特种橡皮进行卷边密封外，还采用环氧树脂灌注。

使用环境及主要电气参数

小型电解电容器适用于晶体管收音机或各种小型电子设备。其工作环境及主要电气参数如下：


1. 使用条件：

1. 工作温度：-25° ~ +55°C
2. 相对湿度：1型和2型为95%（短期能达98%）；3型为80%（短期能达95%）。


3. 大气压力：低达33毫米Hg。

4. 振动加速度：1型和2型在频率50±5赫时可耐振动15g；3型可耐振动6g。

（下转第19页）

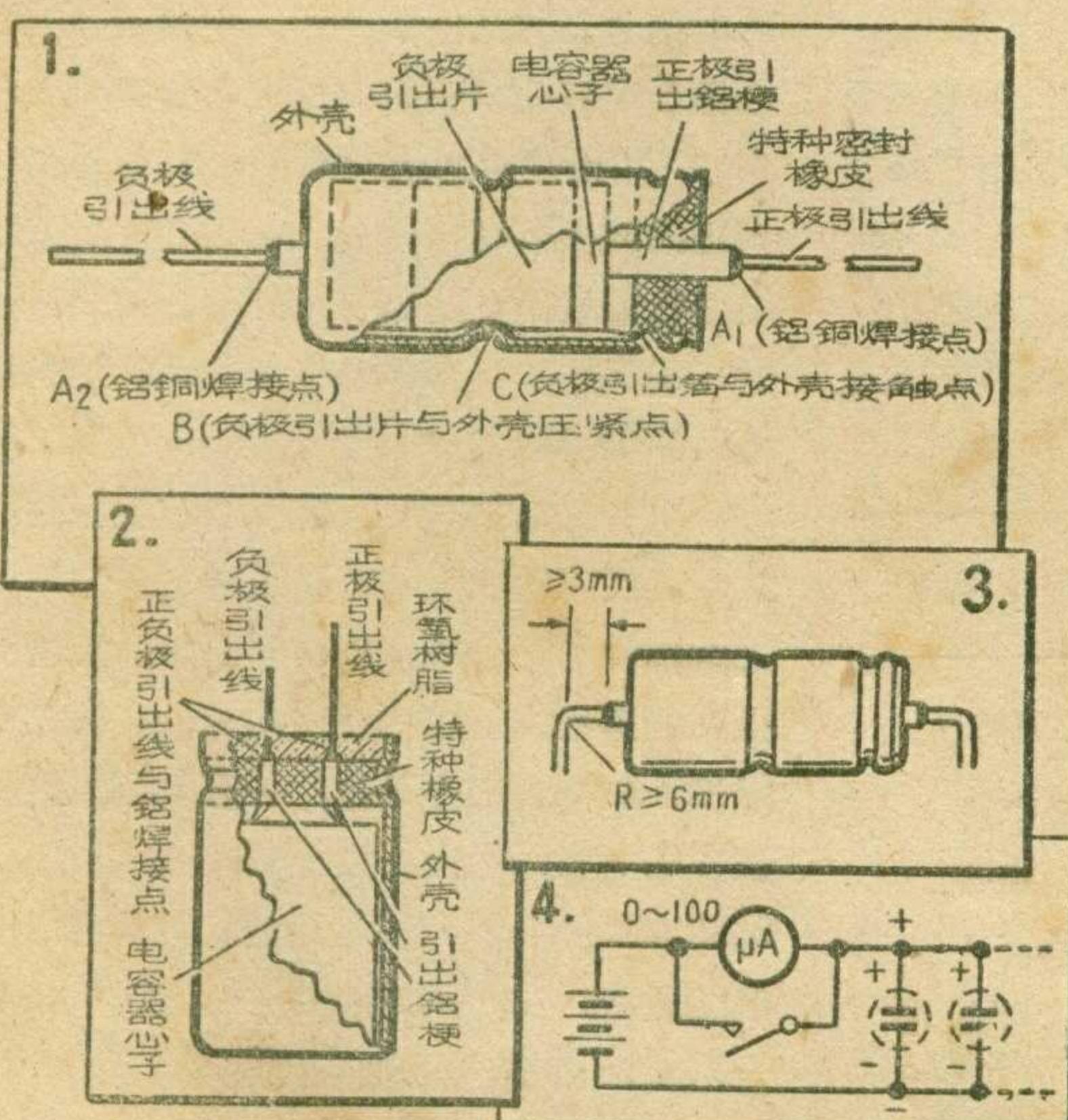

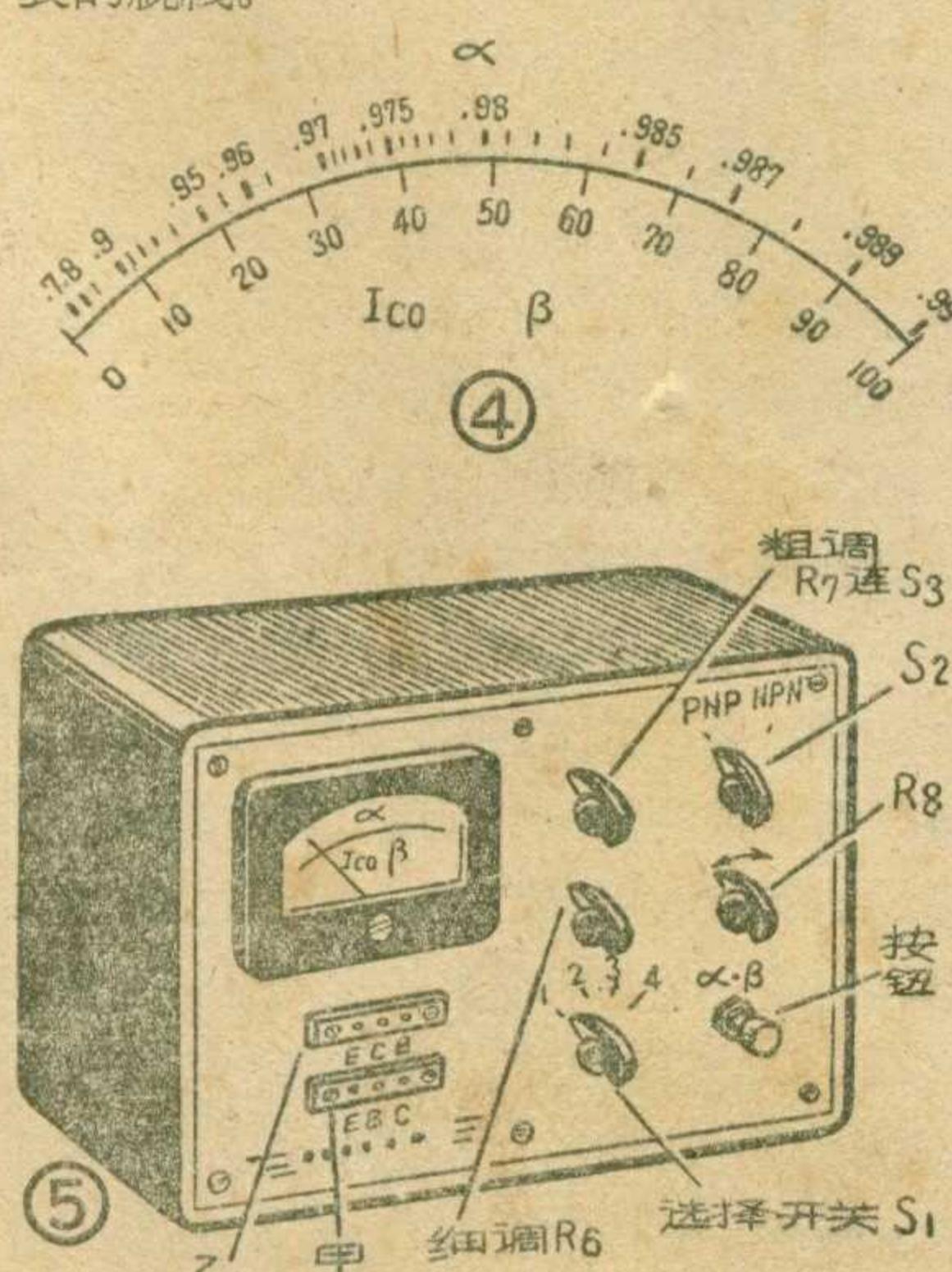校验器上各零件的排列可如图5。这样的排列方法是较好的，当它平放在台上（面板朝上）进行测量时，右手操纵旋钮，左手可以扶持晶体管，并且不会影响对电表的视线。



(表1)

α	β	α	β
0.7	2.3	0.975	39
0.8	4	0.976	40.6
0.85	5.7	0.977	42.4
0.9	9	0.978	44.5
0.91	10.1	0.979	46.6
0.92	11.5	0.98	49
0.93	13.3	0.981	51.5
0.94	15.7	0.982	54.5
0.95	19	0.983	57.8
0.955	21.2	0.984	61.5
0.96	24	0.985	65.5
0.965	27.5	0.986	70.5
0.97	32.3	0.987	76
0.971	33.5	0.988	82.3
0.972	34.7	0.989	90
0.973	36	0.99	99
0.974	37.4		

(表2)

型 号	I_{CO} (μA)	α 或 β
3AX13(2Z171)	<12	>30
3AX14(2Z172)	<10	>70
3AG1(2Z301)	<10	>30
3AG2(2Z302)	<10	>30
3AG3(2Z303)	<10	>30
3AG4(2Z304)	<10	>30
3AX1(П6А)	≤30	≥0.9
3AX2(П6Б)	≤15	0.9—0.94
3AX3(П6В)	≤15	≥0.94
3AX4(П6Г)	≤15	≥0.97
3AX5(П6Д)	≤15	≥0.9
3AG11(П401)	<10	>0.94
3AG12(П402)	<5	>0.94
3AG13(П403)	<5	0.94—0.97
3AG14(П403A)	<5	>0.97

漫談修理半導體收音機的方法

羅鵬搏

現在半導體收音機產品日益增多，流行漸廣，需要修理的機會也逐漸增多。而半導體收音機又具有許多與電子管收音機不同的特點，所以進行修理時，需要有些不同的考慮。這裡把修理這種收音機的一些特殊知識，尤其是故障的檢查與處理作些介紹。

修理半導體收音機可以按下列步驟進行：

1. 直觀檢查 拆開半導體收音機外蓋，看看有沒有斷線和脫焊；夾電池的彈簧夾是否松了，或發綠生銹；用電壓表在電池組兩端的引出線上測量電壓是否太低。每節干電池如果電壓降到1.1伏以下，就需要換新的。其次，看看電池的正負極是否接反了。

2. 電阻或電流測量法 在直觀檢查後，如果未發現毛病的話，可進行電阻或電流測量。這是一個檢查晶體管工作是否正常的好方法。拆去原來的干電池，把歐姆表的兩只測試棒按照規定的極性接到電池夾的兩端（使用PNP型管的，黑棒接電池夾的正極；紅棒接負極），旋開開關，如果歐姆表沒有指示，就是晶體管未工作，或是電池總接線斷了。如果晶體管工作正常，量出的阻值大約在1000歐，過大或過小都不正常，或某些零件壞了。測量電流的方法是把一只0—50毫安的電流表（可用萬用表的電流檔）串聯到收音機在工作狀態下的電源電路里，觀察它所消耗的電流是否正常。如果電流正常的話，把收音機音量控制器開至最大，把電池從電池夾上卸下再插進去，揚聲器里如能發出“喀啦”聲音，說明揚聲器工作正常。再用手持螺絲起子的金屬部分去碰觸音量控制器的非接地端，如果能聽到揚聲器發出“吱吱”聲音，說明低放部分工作正常。


3. 各級電壓的測量 再進一步就是測量各級的電壓。測量的方法見圖1。除末級放大管以外，各部分應有的數值，按照A接法，基極電壓為1~2伏，按照B接法，發

射極電壓為1~2伏，按照C接法，集電極電壓為4~6伏。圖1所示極性是指PNP型晶體管，如果是NPN型的話，電壓表的極性應對掉。上述電壓是指用6伏電池的收音機。在測量超外差式機第一級中頻放大晶體管發射極電壓時，還可檢查出收音機的自動增益控制作用是否正常。因為晶體管收音機的自動控制電壓，一般都是加在這一級的。調整收音機的刻度盤，當收到一較強電台時，如果發射極電壓隨度盤的轉動而降低，說明這架收音機的自動增益控制電路正常，而且從變頻級開始到第二檢波二極管輸出為止的中間各級都工作正常。如果還有問題，那就一定在以後的各低放級。

4. 晶體管工作電流的檢查 檢查每只晶體管的集電極電流，是判定各管工作情況的最好方法。把電流表串聯到每只晶體管的集電極電路里，測出它的工作電流，然後與附表所列數值核對一下，就能發現問題。

管別	正常集電極電流值
變頻管（或複式中的高放管）	0.3—0.8毫安
中頻放大管	0.5—1.2毫安
弱信號低放管	0.3—2.5毫安
末級單端低放管	5—15毫安
末級推挽甲類放大管	10—25毫安（兩管總電流）
末級推挽乙類放大管	2—8毫安（兩管總電流）

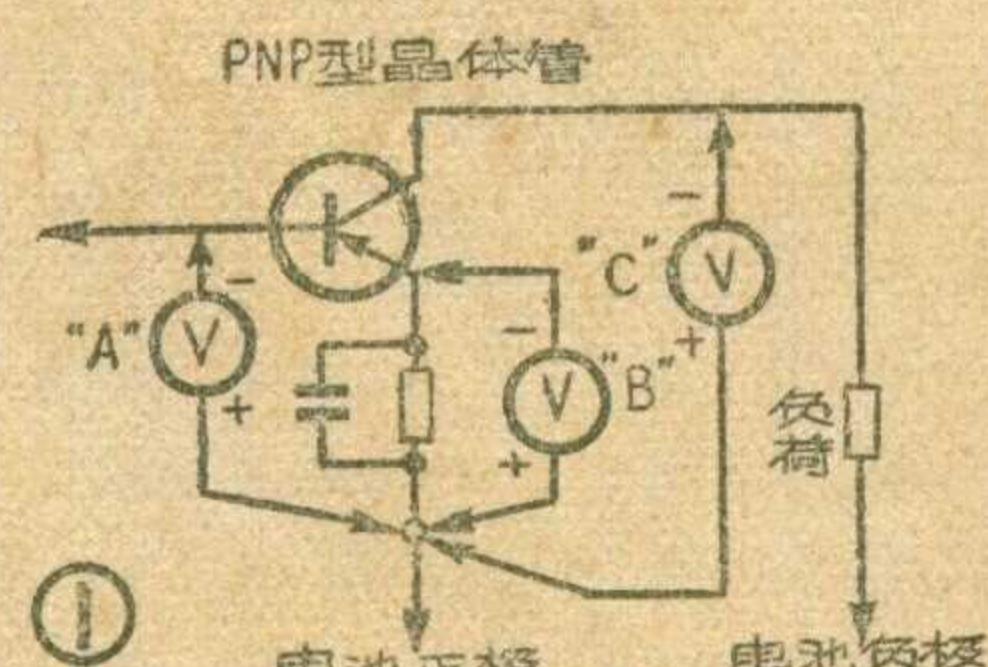
採用印刷電路的半導體收音機，地位很小，不便也不宜焊脫接線來串入電表。印刷電路焊錫次數多了會使導電的金屬箔與膠質底板脫離。方便的辦法是測量各只晶體管的發射極串聯電阻值。測量時注意不要把測棒接反。對於PNP型晶體管須把歐姆表的負極測棒接發射極，正極測棒接電阻的另一端。測出電阻以後，可裝上電池，開啟收音機，測量發射極串聯電阻上的電壓降。把測得的電壓降用電阻來除，就得出集電極電流的近似值了。收音機中各晶體管集電極的正常電流值應如



上表所列，測量時刻度盤調在沒有電台的位置。

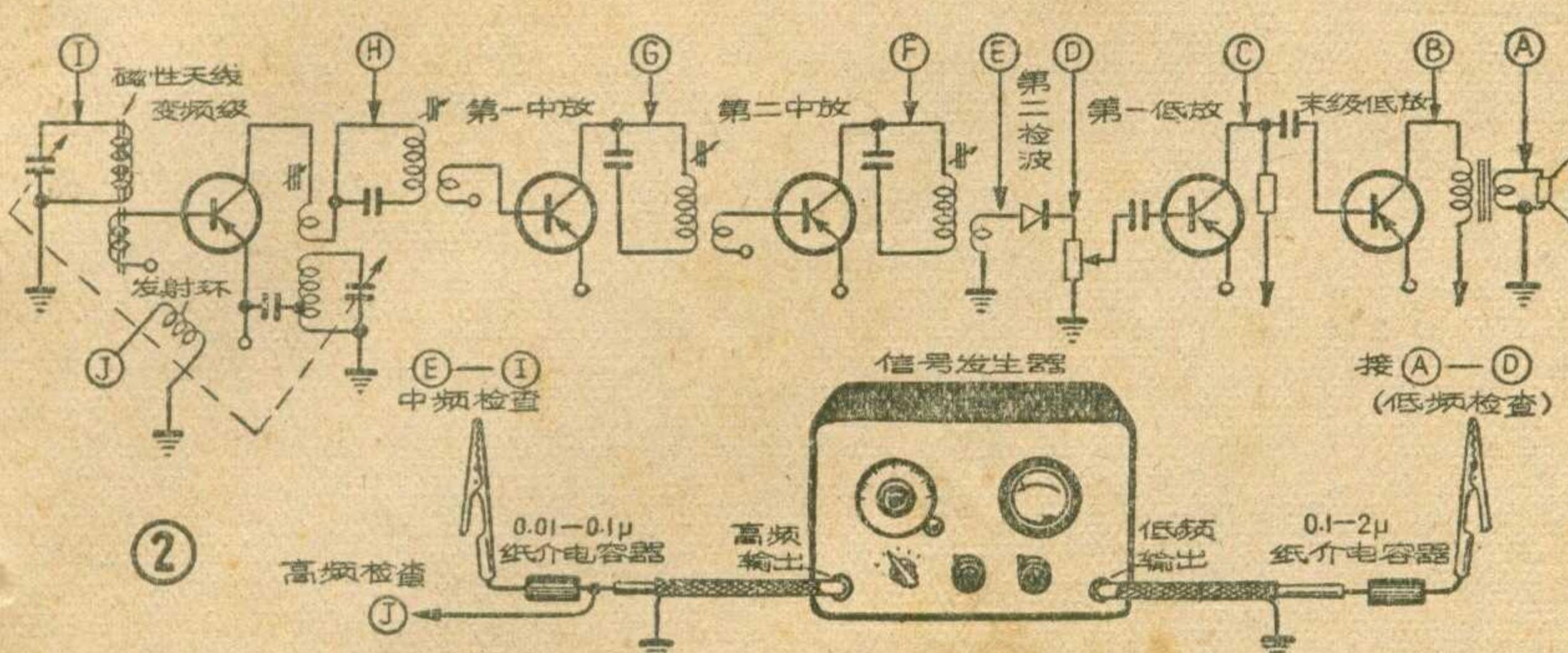5. 故障尋找法 使用以上的幾種簡單方法都不能找出故障時，最可靠的方法就是採用“故障尋找法”。在修理超外差式晶體管機時，故障尋找法和調整一架新收音機差不多，先要確定這架收音機的中頻頻率。國產半導體收音機中頻全用465千赫，國外有些晶體管收音機中頻頻率採用455和460千赫，也有採用260或262千赫的，但具有短波的收音機則全採用455千赫。現在介紹的故障尋找法是從收音機的輸出級開始，逐漸向前跟蹤找尋，也可以叫做“信號代替法”，就是用振蕩器來代替輸入的信號。先從低頻開始，把振蕩器的低頻輸出電壓先接到揚聲器上，听听有沒有聲音，如果發聲的話，說明揚聲器是好的；再把低頻振蕩電壓改接到輸出變壓器初級，檢查輸出變壓器有無故障。如果輸出變壓器完好，揚聲器里也應發聲。這時再把低頻振蕩器的一根線改接到倒數第二級的集電極上，另一根線接地，來檢查末級放大管。如末級放大管工作正常，那末只要把低頻輸出開小些，就可在揚聲器里聽到很大的聲音。像這樣逐級向前檢查各級低頻放大器是否工作正常，一直試到二級檢波管的輸出端為止。由於振蕩器的輸出兩端間電阻很小，為了避免把收音機的直流電壓短路，在測試時需要在輸出線里串接一只0.1~2微法的固定電容器。

在低頻部分檢查完畢以後，可改用振蕩器的高頻調幅波輸出來檢查。把頻率調到收音機的中頻，就從二級管檢波器的輸入部分開始，逐漸把振蕩器接線向前移接到各級晶體管的集電極上（振蕩器的中心線串聯一只0.01~0.1微法的紙質電容器後接在集電極上，外套的金屬隔離線接地），檢查各級中頻放大器是否工作正常，一直前移到磁性天線棒的輸入調諧電路為止。在檢查中頻放大器的過程中，同時試調各中頻變壓器的磁心，看看是否失調。如果不能確知收音機的中頻頻率，可先把高頻振蕩器直接接到磁性天線的調諧電路上，改變振蕩器輸出頻率，使揚聲器里發出叫聲。在中頻測試完畢以後，最後一步是測試變頻級是否工作正常，可把振蕩器輸出兩端直接夾在一個用膠質線繞成的、直徑約20毫米、圈數為3~4圈的線圈兩端，形成一個發射環，從這發射環里發射出不太強的調幅高頻電磁波來。把這發射環靠近收音機的磁性天線棒，就可以收到調幅信號，改變發射環與磁性天線間的距



离或相对角度，就可改变信号的强弱。就用这样的方法来检查收音机的高頻部分是否工作正常。

使用信号迹寻法时，振荡器应当连接的位置如图2所示。图中从④到⑦是加低頻信号的地方，从⑧到⑨是加中頻信号的地方。⑩是发射环，利用它来把調幅高頻信号送进磁性天綫里去。

最后，一般半导体收音机故障的消除步驟可分成四类情况如下：

第一类情况——收音机完全无声，检修步驟：

1. 在电池線路內串联一只0—50毫安的电流表，旋开电源开关，观察消耗电流是否正常。①如果电流是在5~15毫安范围以内，则电源电路基本正常。②电流大于15毫安时，检查机内各电阻、电容有无与机壳相碰或互相短路的地方。③如果电流等于零，說明电源不通，检查电源开关是否接触不良，或有断綫的地方。

2. 把音量控制器开到最大位置，把电池从电池夹內取出后再插进去，如果在揚声器里听到“喀噠”声或听到噪声，再試把紧接音量控制器后的第一低頻放大管的基极与电池正极(指PNP型晶体管，如果是NPN型，则与负极)短接。如果揚声器里能听到“喀噠”声，說明低放各級都在工作。如果不发声，可检查：①揚声器或輸出变压器是否断綫。②測量各级低放管的电压或电流。

3. 用一只良好的10微法电解电容器依次与各級耦合电容器并联（按原来的极性），以检查可能的开路現象。

4. 测量二极检波管的输出电压，对用PNP型晶体管的收音机來說，应当略带负性，約为-0.1伏，不然就不正常，可能有下列情况：①如果二极管输出端的直流电压等于零，检查二极管是否损坏，或接綫有无开路、短路現象。②如果二极管輸

出电压为正值，可能是接收到电台信号而产生自动增益控制电压了，旋轉度盘后，正值电压应当随着下降。③如果这正电压是在1伏以上而不随調諧度盘的旋动而下降的話，則收音机有寄生振蕩現象，下面将說明排除方法。

第二类情况——收音机有噪音，但收不到播音，按下列方法检查：

1. 先检查本机振蕩器是否工作，可用螺絲起子把振蕩部分的双連电容器短路，看看变頻管的集电极电流或发射极对地电压是否下降。如果电流或电压不变的話，說明本机振蕩器未工作。可检查各綫圈有无断綫現象，接到发射极上的耦合电容器是否开路，或垫整电容器开路了。

2. 本机振蕩器工作的話，检查天綫綫圈是否开路或短路。

3. 中頻放大級是否工作正常。

4. 中頻变压器是否过失調。

第三类情况——信号微弱或失真：

1. 音量控制器开至最大，用10微法电解电容器与各只低頻耦合电容器并联，以检查有无开路現象。

2. 测量各中頻和低頻級的电压和电阻值。

3. 检查末級放大管的工作点（集电极电流）是否正常。

4. 自动增益控制电路工作是否正常。

5. 检查全机調整是否正确。

第四类情况——收音机起振蕩嘯叫：

1. 测量电池电压，如果降低至正規值的75%以下时，即須換新。

2. 检查各只中頻变压器外壳接地是否良好，其他接地綫有无松脫現象。

3. 中和电容器是否开路或接綫松断，可用一只同样容量的电容器并联試驗，看振蕩現象是否能消除。

4. 退耦合电容器是否失效。可用100微法的电解电容器与原电容并联試驗。

(上接第17頁)

I. 主要性能：

1. 电容量誤差：为标称容量 $\pm 10\%$ 。

2. 电容器漏电流：均不大于计算出的数值：

$$I = KCU + 3$$

式中：I为漏电流（微安）；

C为标称电容量（微法）；

K为温度常数，在 $-25^{\circ}\sim+55^{\circ}$ 的温度范围内为0.2；

U为电容器标称工作电压（伏特）。

注：工作电压为3V、容量 ≤ 10 微法的电容器，其最大漏电流1型和2型不大于3微安，3型不大于6微安。

上述电容器主要电气性能还是最低的要求，生产厂检验要求还要高出几倍，如1只10微法6伏的电容器，按公式計算漏电流应为23微安，而生产厂一般是将該产品漏电流控制在10微安左右。

使用注意事項

小型电解电容器在使用上應該注意下列事項：

(1) 1型和2型电容器正、負极引出綫如需要弯曲时，其弯曲位置最少应距电容器端面3毫米；而且弯曲半徑不应小于6毫米（見图3），否则很容易損傷引出綫与鋁梗及鋁壳間的接合而引起接触不良現象。

(2) 3型电容器在焊接时及刚焊接后2分钟内，不要扭动电容器，因为环氧树脂固化温度低于焊接温度，焊接时环氧树脂会軟化，此时如扭动电容器，很容易破坏密封而影响电容器使用寿命。必須等溫度降低到使环氧树脂再次固化后才能动电容器。

(3) 电容器經過长期貯存，漏电流会变大，甚至造成个别电容器损坏，为了使經過长期貯存的电容器仍能使用，一般可以通过一次老炼，然后再逐只測量漏电流，若漏电流小于上列公式計算出的数值，则仍可使用。老炼及測試綫路見17頁图4。

在老炼时，先将开关关闭，再将已調到电容器工作电压的电源接好。电源可用干电池或整流器。然后将电容器放上，老炼6个小时后，再将它们全部取下，逐只測量漏电流，在測量漏电流时应先将开关关闭，然后放上一只电容器，等一分钟后再打开开关測量漏电流，这样可防止损坏电流表，而且測得的漏电流也比较准确。

怎样识别电阻

半 波

常用的电阻有三种：綫繞电阻、合成电阻和碳膜电阻。图1是綫繞电阻的外形，图1a是固定电阻，图1b是可变电阻。綫繞电阻的外面涂有絕緣漆或釉质等保护层，顏色一般是黑色、棕色或綠色。綫繞电阻的体积較大，瓦数也較大，它的电阻数和瓦数都印在电阻的表面上，可以直接讀出。

图2是合成电阻的外形。它的电阻数和誤差用色环表示，在电阻的一端印有三个或四个不同顏色的色环，从外向里数，第一环和第二环分別表示电阻数的第一位和第二位数字，用黑、棕、紅、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白等10个顏色分別代表0、1、2……9十个数字，第三个色环表示在前面两位数字的后面应有几个零，从棕到白九个顏色，按上面所讲的分別表示零的个数。第四环表示电阻数誤差(就是比表示的数多或少的程度)，金色表示多或少5%，銀色表示多或少10%。如果沒有第四个色环，就表示

是多或少20%。例如某一个电阻的色环順序是黃、紫、紅、銀，則它的电阻数是4700欧，誤差是多或少10%。

碳膜电阻

(图3)的顏色一般是草綠色的。碳膜电阻的电阻数直接印在电阻上，在阻值的后面还用数字或誤差等級的符号表示出电阻的誤差。例如电阻上印有“680Ω 5”字样(Ω讀如“窝米嘎”，就是电阻单位“欧”的簡写)，就表示它的电阻数是680欧，誤差是多或者少5%。又如电阻上印有“390 KI”字样，就表示它的阻值是390千欧，誤差等級是I級：相差5%(II級相差10%，III級相差20%)。


电阻的瓦数常根据体积的大小来区别，常用的有 $1/8$ 瓦、 $1/4$ 瓦、 $1/2$ 瓦、1瓦和2瓦等，体积越大，瓦数越大。

用 烧 火 精 烙 铁

烧火烙铁可用煤火炉、煤油灯等，办法很多。但这些办法一般是很不方便，或效果差，根据經驗，还是利用酒精灯加热比較好。用100毫米长、10毫米粗的紫銅烙铁头(或75至100瓦的电烙铁头)，将灯点燃，使烙铁头的腰部放在酒精灯火苗中間(見图)。这样，在一般室溫下，在两、三分钟內，烙铁头即可化錫。在三分多钟后，即可焊接无线电机的一般元件。烙铁离开灯后，在一到两分钟的時間內，仍有化

錫能力。如焊接元件較多，可同时用两把烙铁，交替使用，保证及时焊接。为了火力集中，使火苗不受风吹搖动，可用一个圓铁皮罐，将灯置于盒中央，在盒的上面切两、三个缺口，可充当烙铁架和防风罩两用。但用金属片或罐头盒制成的防风罩，必須和酒精灯保持一定距离，避免用的时间过长，溫度增高，引起酒精灯爆炸的危险。

(李松濤)

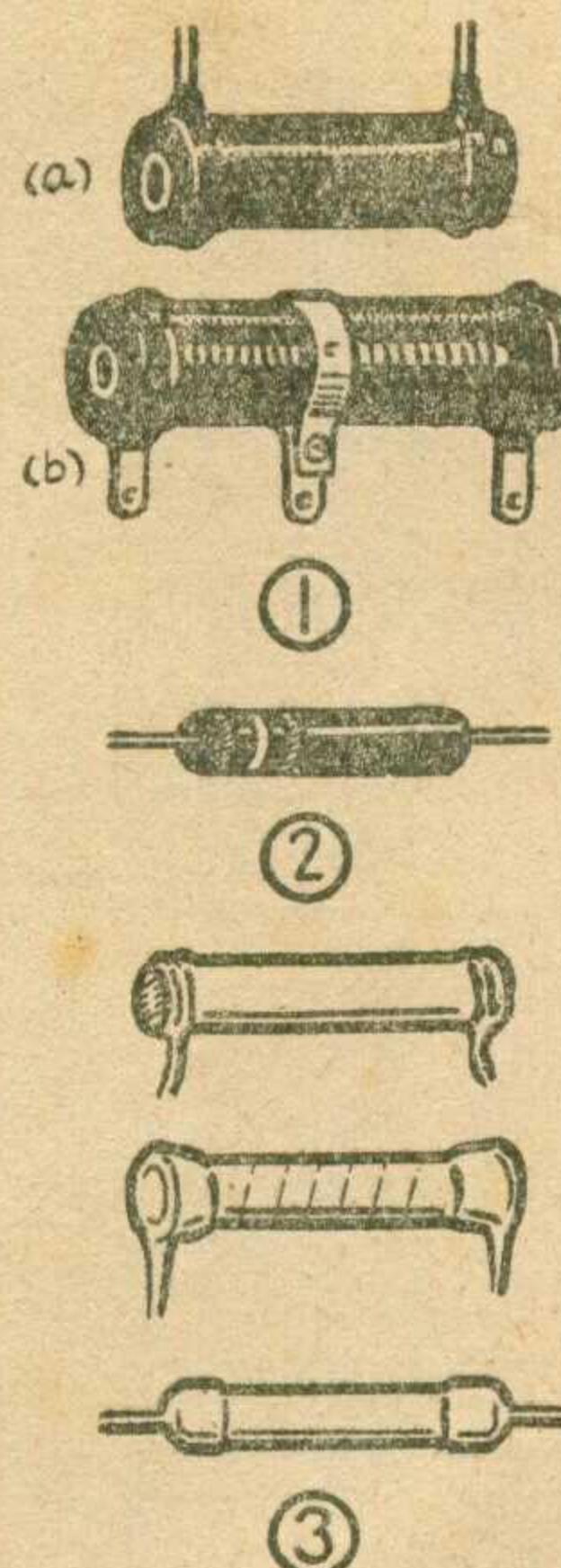


西紅柿电池半导体收音机

这是一个半导体单管机。用西紅柿做的电池供电。图1是它的电路。用两个晶体二极管2AP3(Д1В)作倍压检波；用一个晶体三极管3AX1

(П6A)作低頻放大。L₁C₁是陷波器，調C₁到干扰电台，干扰就不能进入收音机，所以沒有混台現象。要收的电台信号通过L₂和L₃的耦合，送进調諧回路L₃C₂，由C₂选出来，再經過D₁、D₂检波并由T放大后在揚声器中放出来。


綫圈筒直徑4.5厘米。L₁、L₂和L₃都用直徑0.45毫米(26号)漆包綫繞，圈数見图注。L₁單繞在一个筒上，L₂、L₃合繞在另一筒上。L₂、L₃繞組之間相距0.5厘米。两綫圈筒互相垂直放置。

西紅柿电池做法是：在半熟的西紅柿內如图2插入片数相同的一組銅

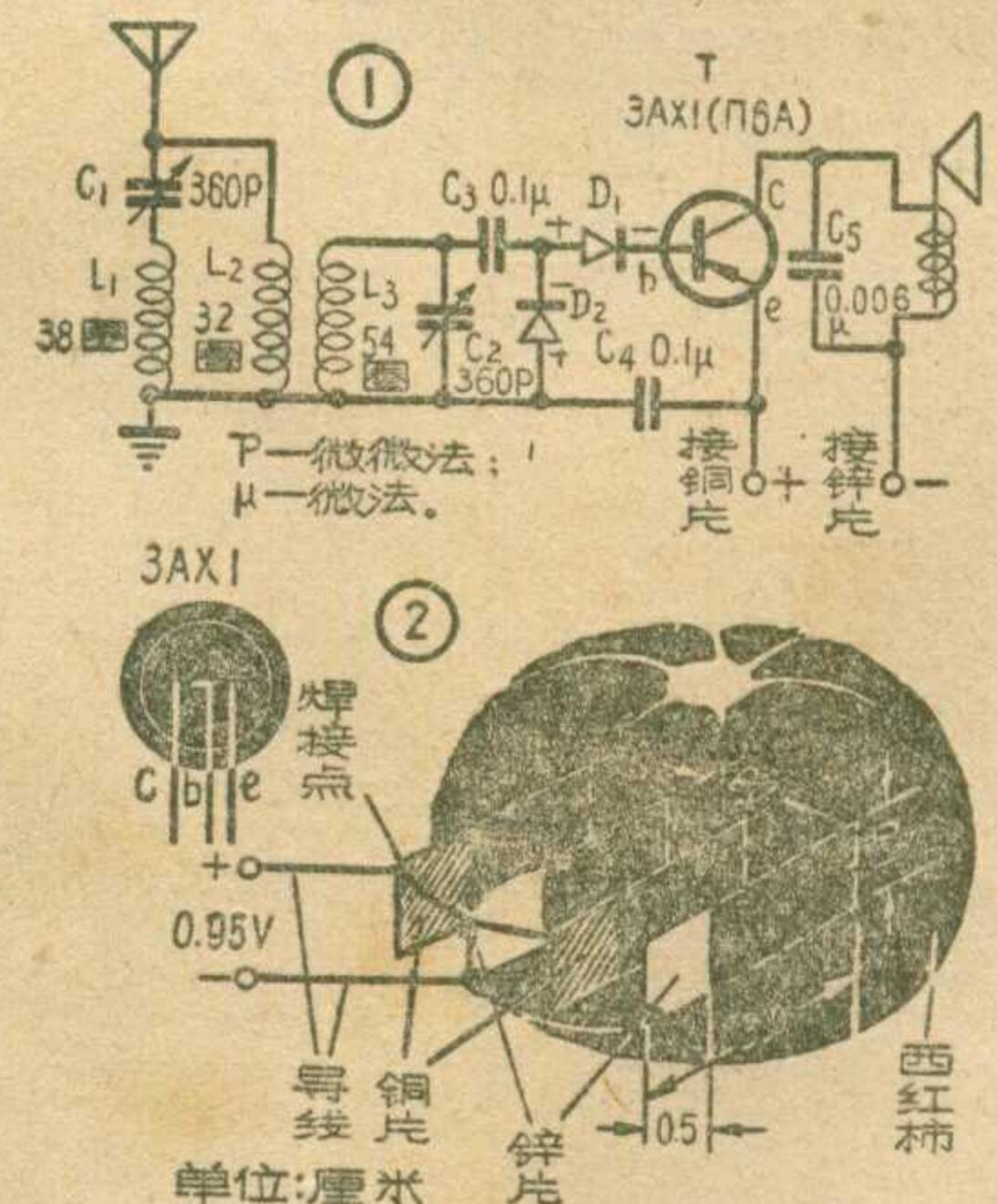

片和一组鋅片(交叉放)。每一片銅片和一片鋅片就組成一个电池，可得0.8—0.9伏电压。把这些电池串联或并联起来，或注入醋盐合剂，可增大电池的电压和电流。据實驗，在重二市两的半熟西紅柿內插入三組金属片，每次注入3毫升的醋盐合剂，能維持1.17伏的电压。

(李云飞)

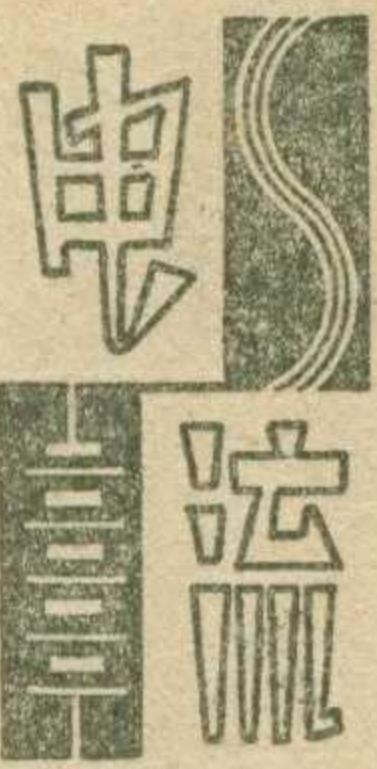

假如我們把一个小灯泡的两个头(灯絲)，用金属导線和干电池的正負极連接起来，为什么小灯泡就会发光呢？这是灯泡的灯絲里有了电流。


什么是电流呢？一般說来，电流就是电子沿着金属导線的流动。电子是很小的，目前用最大的显微鏡也看不見它。不过电子在导体里流动，形成电流以后，会产生各种各样的現象，我們通过这些現象才认识了电流的。前面談到的，电流

通过灯泡的灯絲，使灯泡发光，这只是电流的一种性能。此外，电流还有很多别的性能。例如电流通过导体时能够发热，日常使用的“电炉”就是利用电流的这个特性制成的。把电流通到电动机里，电动机就能够带动各种机器作功。我們熟悉的矿石收音机也是靠着电流来工作的，它的长长的天綫能够把广播电台发出的无线电波接收下来，并在矿石机里把它变成电流，这个电流就能使耳机或喇叭发出声音来。

电流的单位是“安培”，安培又簡称“安”，常用符号A来表示。流过

40瓦灯泡里的电流差不多是 $\frac{1}{5}$ 安。无线电里經常用到比安培小得多的单位：毫安（符号为mA）和微安（符号为 μA ）。1毫安是一安培的千分之一，1微安是1安培的100万分之一。

(田)

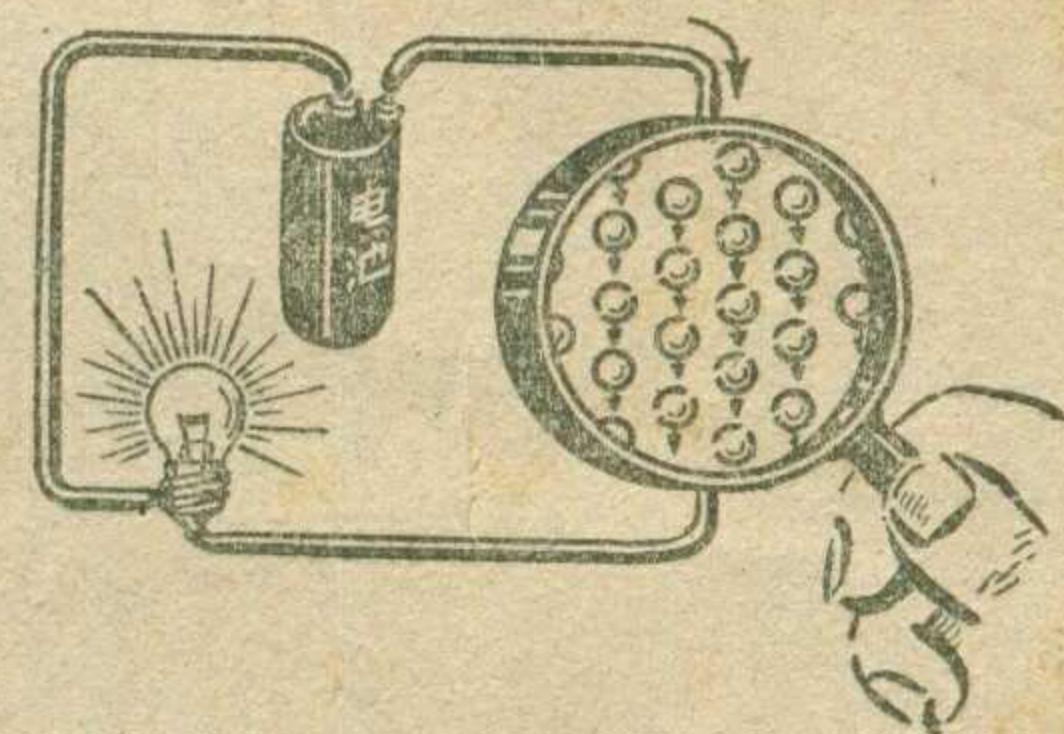

想像中电子流动的情况

线圈的几种作用


线圈通常是由漆包线繞成的。图1甲是一种最简单的线圈，它在无线电电路中的符号見图1乙。线圈能起些什么作用呢？这里就来介紹几种比較常见的作用。

調諧作用 在一些简单的矿石收

音机里，我們常常会看到在线圈上抽出許多线头，分別接在一些接点上，如图2。当我们旋动滑接臂分别与这些接点接触时，矿石机就会起調換电台或調节电台声音大小的作用，这种

作用就叫做調諧作用。线圈的圈数可以由几圈到几百圈。我們所接收的电台的频率越高，所需要的线圈的圈数就越少。轉动滑动臂分別与各接点接触，也就是改变接在电路里的线圈圈数。

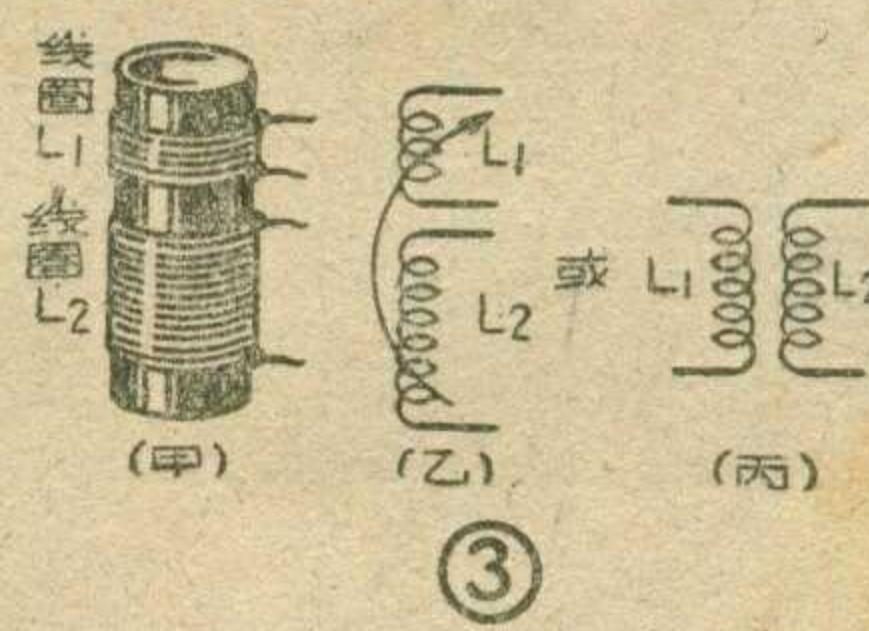交連作用 如果有两个线圈，距离相近，虽然彼此并不直接相連（如图3甲），但是当在一个线圈（例如L₁）里通过交流电流以后，就会在另一个线圈L₂里也引起相似的电流，这



③

种現象叫作感应現象。利用线圈的感应現象可以把一个电路里的交流电流，传到另一个电路里去，这种作用叫作交連作用，起交連作用的线圈叫交連线圈，它们的代表符号見图3乙和丙。


电生磁作用 我們先來作一个小試驗。把一段电线繞在一个起子上

（或其他铁棍上），如图4，这就是一个线圈。如果在这个线圈中通入直流电流，起子或铁棍就会立刻变成一个能吸引铁釘或铁屑的磁铁。通常都把这种装置叫电磁铁。电磁铁的用处很广，如电铃、

耳机里都有电磁铁。

最后，线圈还有一种阻挡交流电流通过的作用，叫作扼流作用。这个問題初学者以后才能遇到，这里就不介紹了。


(章燕翼)

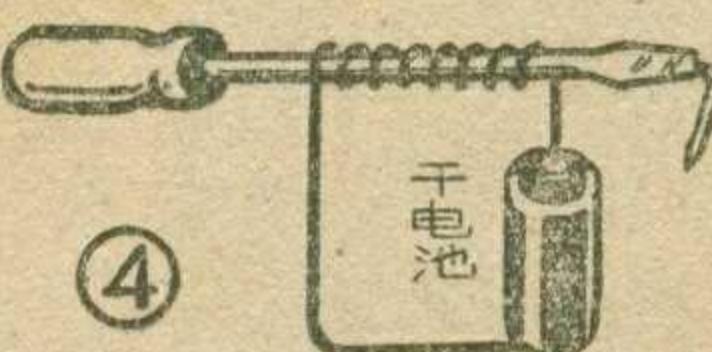

④


夏天常常打雷。打雷时如果应用装有天綫的收音机收听广播，就可能遭到雷击，发生生命危险。所以架室外天綫必須安装避雷器，以保安全。

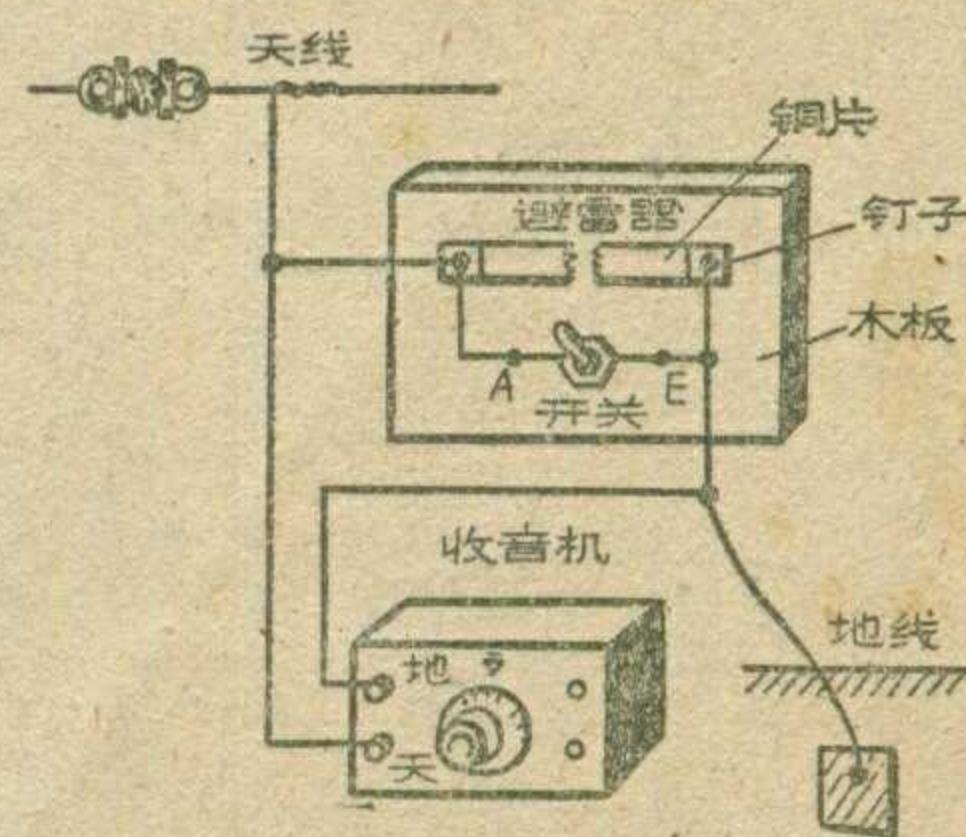这里介紹一种簡單易制的避雷器，供試制参考。先做两片如图所示的銅片。每片長20~30毫米、寬6~10毫米。一端銚成牙齿状，另一端钻一个眼。



然后把它們裝到一块适当大小的木板上。有齿部分隙縫大約2或3毫米。在板上再装一个电灯开关。按照图把电路接好就行了。收听时把开关断开，A、E間不通。如不收听时，閉合开关，A、E連通，从天綫流进的电荷便經過开关流入地下。开关断开时，避雷器并接在收音机天、地綫間，起保护作用。


(金田)

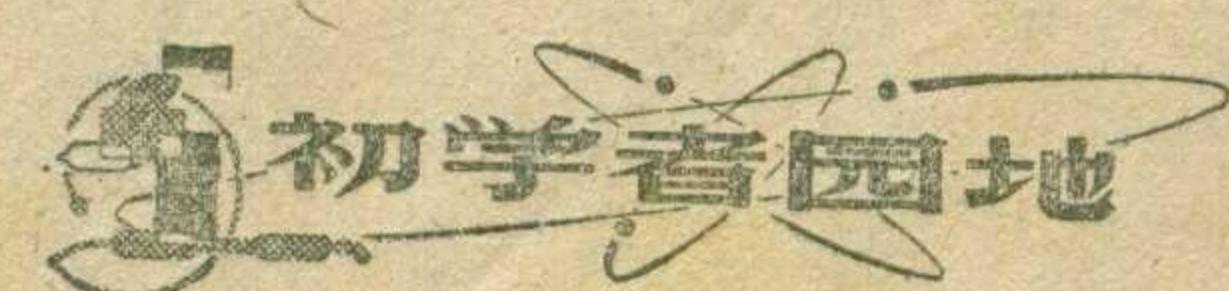

高效率矿石机

这里介绍一种单回路矿石收音机。由于采用比较粗的线绕线圈，所以线圈的工作效果比较好，矿石机的效率也就比较高了。

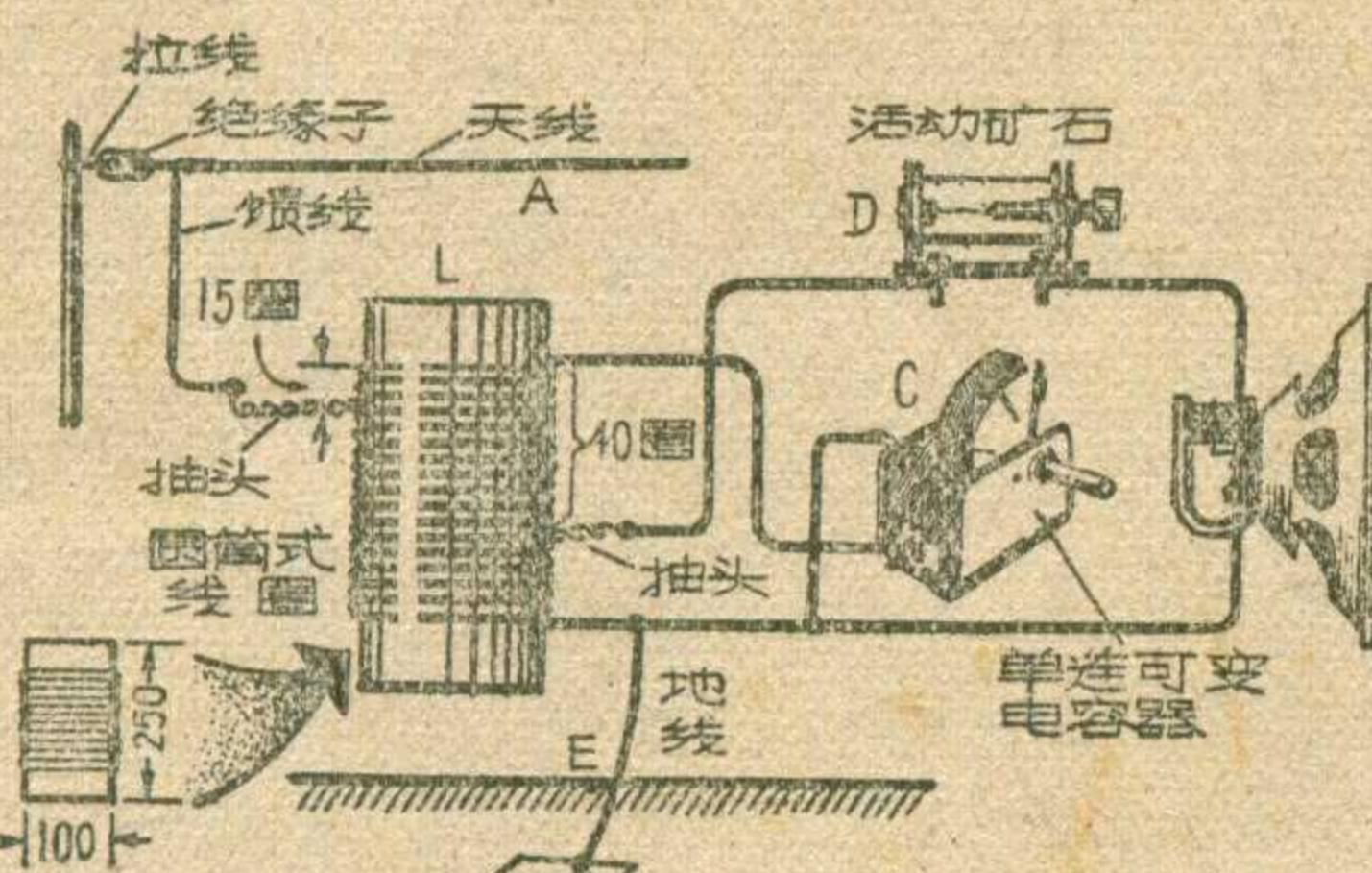线圈是用心线直径1毫米、连绝缘外皮在内外径在2毫米左右的胶皮电线或塑料电线绕制。在直径10厘米、长25厘米




的硬纸筒上密绕90圈。分别在15圈和40圈处抽两个抽头，一个接矿石，另一个接天线（见实体接线图）。

调谐（选电台）用的电容器C可

采用一般360微微法（即 360pf ）的单速可变电容器，体积大些小些都可用。检波矿石D可以用活动矿石，也可以用

固定矿石；如果用一个晶体二极管，效果要好得多。

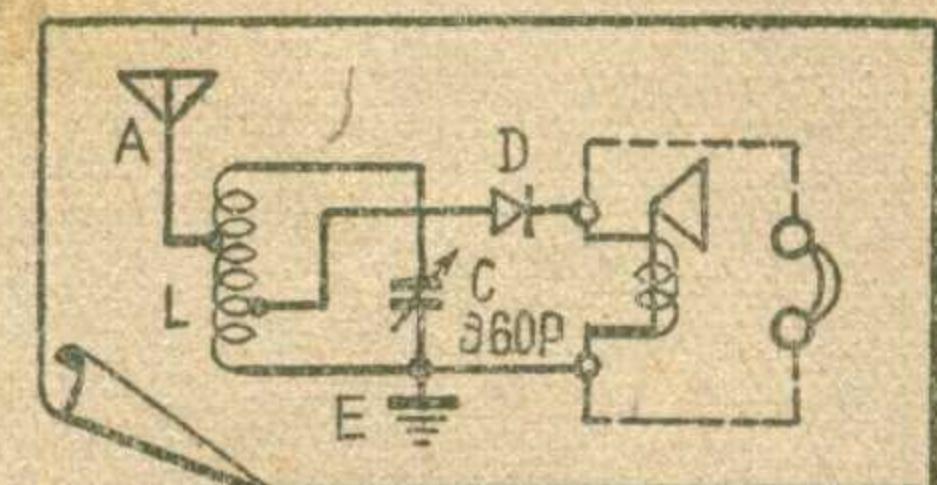这种矿石机用较好的天、地线，接上舌簧扬声器或耳机，都能清楚地听到广播。如果在离开电台不远的城市内收听，只要立一根1米多高的垂




直天线，就能收音。当然，天线越长越高，收音效果越好。一般天线有二十几米长，约二、三层楼高就可以了。注意装室外天线时，必须装避雷器，以免发生雷击，有生命危险！！（刘昶）

怎样绕圆筒式线圈？

找一个木棒等圆的棍、棒之类的东西，在上面用厚纸板或马粪纸剪下适应长度，包在木棒上围一圈，接口处不要重迭（见图1），两个边子接上就行，再用牛皮纸或结实的纸在外面粘几层包好，从棒上把纸筒退下来，就做成了一个线圈筒。

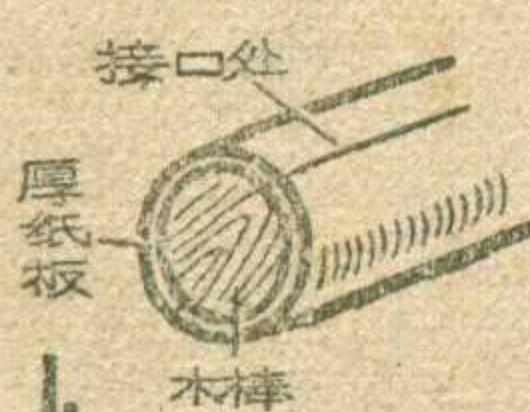固定线头的方法很多，最方便节省的是在适当位置钻两个小孔，把线头在两孔上绕一圈拉紧（见图2），就



固定住了。也可以像图3那样在线圈筒的一头装上几个小焊片（可以用小铆钉铆住），用来固定线头，就更牢固，也便于接线，售品线圈大都用这种方法。

线头固定好了，就可以绕线了。绕线时左手拿着线圈筒，右

手拿着线，并用大拇指压住，一圈挨一圈地绕在线圈筒上，排整齐。绕到最后圈数够了，再钻两个孔，把线固定，并留下一定长度做引线用。如果要把引线都引到一头，也可以钻个孔把引线穿到线圈筒内，拉到另一头固


定住。

抽头的方法是在要抽头的地方钻个孔，折一个双线绞合起来穿到孔内再引到线圈一头固定住，见图3。线可以不剪断，继续绕。

（大和）

用套管包扎线路接头

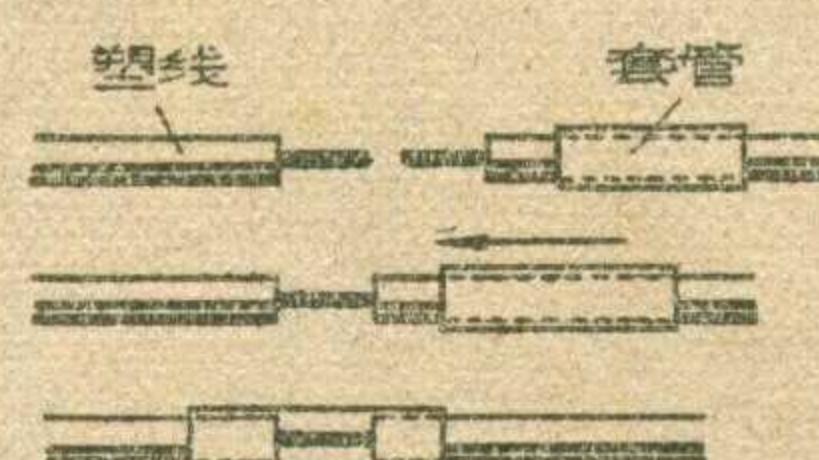我们学校的广播线路采用的是塑料软线，接头都用胶布包扎，但是，由于风吹雨淋，胶布时常脱落，因而常会发生线路短路事故。为了克服上述缺点，现在我们改用塑料套管代替



胶布包扎线路接头，既美观，效果又好。办法如图：选择比较线路用线直径略大的塑料套管，根据接头裸露长度剪成小段，然后将其套在线路断头的一根线上，将断线接好后，再把套管移至接头处即可。

（张茂）

本刊为了配合开展群众性的通信活动，满足广大工、农、兵群众以及青少年学习无线电技术的需要，从这一期起，开辟“初学者园地”专栏，供初学无线电的爱好者阅读。内容包括：无线电基本知识，简单的无线电制作，基本操作等。由于经验所限，是否能满足读者需要，希望大家，尤其是初学无线电的爱好者、俱乐部、科技馆、站、少年宫、学校的教练员、辅导员及老师提出意见，以帮助我们把这个专栏办得更好。

——编辑室




新式化学激励的脉泽

据研究方面宣称，化学激励的脉泽（或称化学光泵脉泽），可能产生比一般结构脉泽高的能量重量比。因为化学激励脉泽可省去电源、电容器架、脉冲线路等。例如，一部40磅重的化学泵脉泽，输出可超过目前1000磅重的脉泽。

目前正在紧张研究的光脉泽化学激励方法有两类。一类是利用化学反应时产生的光以激励脉泽；一类是利用闪光管内发生爆炸的激波产生光而激励脉泽。目前试验的化学光泵脉泽能以极小量（例如100毫克）的化学材料产生很高的亮度。下面举一些已经做过的实验例子。

有人曾用化学粉末材料爆炸，产生能量很高的脉泽光。它的最大特点是重量轻便于携带。实验中用一 $\frac{1}{4}$ 吋直径2吋长的铁棒时，产生的最佳吸收波段的频率范围为5000—9000埃。用铝及过氯酸钠可得到3500—4000°K的温度，而用氧及其他金属可得5500—6000°K的高温；估计若用补助的能量转换器可得到7000—9000°K的高温。附图为这种化学泵脉泽的构造。

（苏译自美国“电子学”1964年第3期）

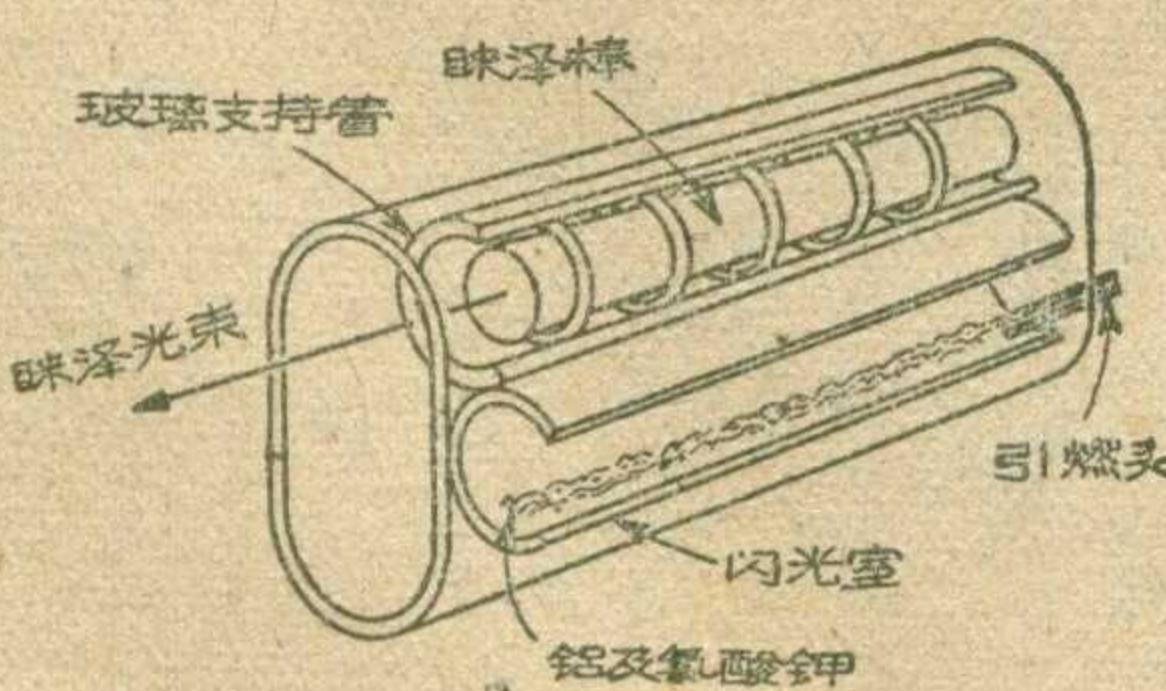

传输光波的光波导

由于脉泽等的发展，随之而来光波传输问题的研究也盛行起来。为了使导体与传输的信号相适应，以前考虑用特制的玻璃光学纤维进行光波传输，可是这种线对所有的光波都可通过，而且衰减也大。人们希望有一种像微波波导管那样，只对特定波长的光波进行有效传输的传输设备。据说这种波导国外已经试制成功。

如果按普通波导管同样办法制造，光波导的截面尺寸就必须如所传输的光波波长一样大小，这样细长的管子制造起来无论如何是不可能的。据科学家研究，用两

种不同电导率的材料配合起来，制出的波导管截面尺寸可比光波波长大几十倍。用已经制成的77毫米的光波导用于传输单色光波的试验已经完成。

这种光波导将在今后的光通信或光计算机上大大发挥作用。（陈光远译自日本“无线电技术”1964年2月号）

水下广播系统

最近生产了一种水下广播设备，可供水下工作的潜水员间讲话之用，有效作用距离在100码以内。

这种水下广播系统工作于音频范围300—2,000赫。只有发送设备，直接用耳朵收听，没有接收设备。发送潜水员有一个特制的口罩和一个喉式话筒，口罩的作用是避免咬着牙关讲话，从而使发音能够清晰一些，它是和潜水员呼吸用的蛇皮管连在一起的。发送的话音经过一个音圈动作的换能器发送出去。由于换能器表面压力利用潜水员储气筒内的气压自动调节，使其内部压力与外部压相等，所以该系统可在任何深度工作。

据称由于水下发音不容易清晰，而且传输音域较窄，可懂度仅达75%，亦即每四字中有一字听不懂，所以这种设备只能供潜水员们简单通话之用。可懂度还随不同讲话者与收听者而异。整个系统在水下的重量为5磅。

（叶予摘译自1964年1月24日美国“电子学”）

利用磁场加速农作物成熟

国外有科学家认为，磁场能影响植物的生长过程。他们做过这样的试验：把未成熟的青番茄放在强磁极附近，过了六天，青番茄就开始变红了，再过两天，番茄已经完全成熟。而处于一般条件下的番茄，成熟时间比它迟三天。尤其是把番茄放在磁场的南极，则效果更为显著。（朱庆云译自苏联《青年技术》1963年第12期）

扫描式电子显微镜

国外研究成功了一种结合一般电子显微镜和电视接收机原理的新型电子显微镜，可在5英寸的屏幕上显示出一个平方英寸的1千5百万分之一微小面积内的详细图象，也可以给出所扫描表面的电场的详细图象，使人能够看到横跨电阻或晶体管工作时的真实的电压分布情况。

这种新型仪器原理如下：如通常电子显微镜一样，射束的电子由一个外加电压

加速并用磁性线圈聚焦于样品上面。电子打到表面时，样品便放射出低压二次电子，其数量视表面的结构与电荷而定。这些二次电子经收集、放大后，作为电的控制信号送至特制的电视显象管，显示出可见的表面图象来。

对一个样品的扫描时间可在 $\frac{1}{4}$ 至4000秒之间，扫描线条数目可从250线条多至1000线条。采用1000线条扫描时，图像的清晰度为通常电视图象的4倍。

（叶予译自美国“无线电——电子学”杂志，1964年3月号）

超声波盲人探路手杖

国外最近有人利用超声波制成一种“盲人手杖”，供盲人行动探路之用。这种手杖能发出超声波，当盲人前面有物体时，声波便反射回来为手杖的受信机接收，再通过耳机传入盲人的耳中，而觉察前面的物体。

（张元发译自1963年11月3日日本“赤旗报”）

微型电烙铁

最近国外生产一种微型电烙铁，它的重量仅4克，长140毫米，顶端长约1.5毫米可以更换，插上电源之后在18秒钟内温度可达320°C，耗电量为5瓦，工作电压6伏。这种电烙铁是专门用来焊接微型电路元件的。

（伟力译自“电气评论”1964年2月号）

细菌电池

国外最近制成一种细菌电池。电极是用铜和铝制成，放在塑料容器内，容器内放入米糠粉、水、和好似酵母粉的霉菌。由十二个细菌电池组成的电池组，发出的电能足可供半导体收音机使用。另外还有能燃点小照明灯泡和驱动小型马达的细菌电池。专供偏僻地区航标灯及铁路信号灯使用，可以携带并能输出大电力的细菌电池正在设计中。细菌电池的工作原理尚未可知。此种电池需要供给空气，故电池不能加盖，但并无显著的气味发出。使用时电池不须安装开关，因为电池不论使用与否，均能不断产生电能。电池只须不时加进一些水和米糠粉，细菌本身可以不断再生。此种电池的使用寿命在理论上预计可达50年之久。

（李元善编译自英国“电工评论”1964年第2期）

问与答

問：国产 6P15 (6П15П) 管用做調幅收音机的末級輸出，負載阻抗須用多少？如用 6P1 的輸出變壓器，如何改製？接成三極管時，負載又是多少？

答：6P15 是專為電視機作視頻信號放大用，按電子管手冊中所載典型工作狀態有二種用法：當屏壓為 300 伏，柵柵壓為 150 伏，陰極電阻為 75 欧時，最佳負載是 10 千歐；如屏壓和柵柵壓都用 170 伏，陰極電阻為 82 欧，最佳負載是 4.5 千歐。如作為收音機的輸出管時，也可以按上述數據使用。

用 6P1 的輸出變壓器，在屏壓 300 伏情況下，須將次級圈拆去約十分之三；在 170 伏情況下，基本上能代用。但是上述二種的工作電壓在收音機中都不方便。如果 6P15 的屏壓用 230 伏左右，柵柵壓用 200 伏，柵偏壓 -4 伏，則最佳負載也是 5 千歐附近。這樣 6P1 的輸出變壓器就能直接代用，而這種工作電壓在收音機中也是常用的。當 6P15 接成三極管時，它的最佳負載當屏壓 150 伏時約 3 千歐，柵偏壓約 -4.5 伏，200 伏時約 2.5 千歐，柵偏壓約 -6V，250 伏時約 2.2 千歐，柵偏壓約 -7.5 伏。

問：如下圖的低放電路，想使屏極上的電壓為 100 伏左右，而實際測量只有 50~60 伏，不知何故？

答：這是由於陰極電阻 R_K 用得太小，柵偏壓很小，屏流較大，在 R_a 上的電壓降也較大，故屏極電壓較低，將 R_K 使用 2K 欧左右，使柵壓較負，則屏流減小，屏極上的電壓就可到 100 伏左右。（以上林華答）

問：可變電容器動片接 地或定片接 地，在各種收音機上會有什麼影響？

答：可變電容器動片或定片接 地，對電容量來說是沒有什麼區別的，但是因為電容器的動片是和它的外殼相連通的，在實際使用時，將外殼接 地可以有屏蔽作用。如果是將定片接 地，外殼就起不到屏蔽作用，收音機很容易受到干擾，如果是在再生式收音機中，調節電容器時，還會發生嚴

重的人體感應，同時這樣做在裝配上也是不方便的。

問：有的收音機用手觸天線能使音量增加，有的收音機則只在近低頻端才有這種現象，這是什麼原因？



答：當收音機的靈敏度較差而又使用了效率較低的天線時（如矮、短的天線或拖線），由於輸入的電能量不多，輸出端達不到額定的輸出功率，音量就不大；用手觸天線等於將人體感應的電磁波能量增加到收音機的輸入端，無異增加了天線的作用，所以輸出功率也就增加而使音量增大。如果收音機的靈敏度已經足夠，在額定的輸入狀況時已經達到額定的輸出，那麼雖用手觸天線使輸入增加，輸出也不會增加很大，所以聽起來音量並沒有顯著增加。當輸入回路初級線圈（天線線圈）的電感量不足的時候，接收範圍低頻端的增益就會降低，但對頻率較高的一端還不受影響，這時用手觸天線，能使低頻端的輸入增加而增大音量，這種現象在自繞線圈初級電感不足時最易發生，售品線圈初級的電感一般都比較大，不易有這種現象。

（以上馮報本答）

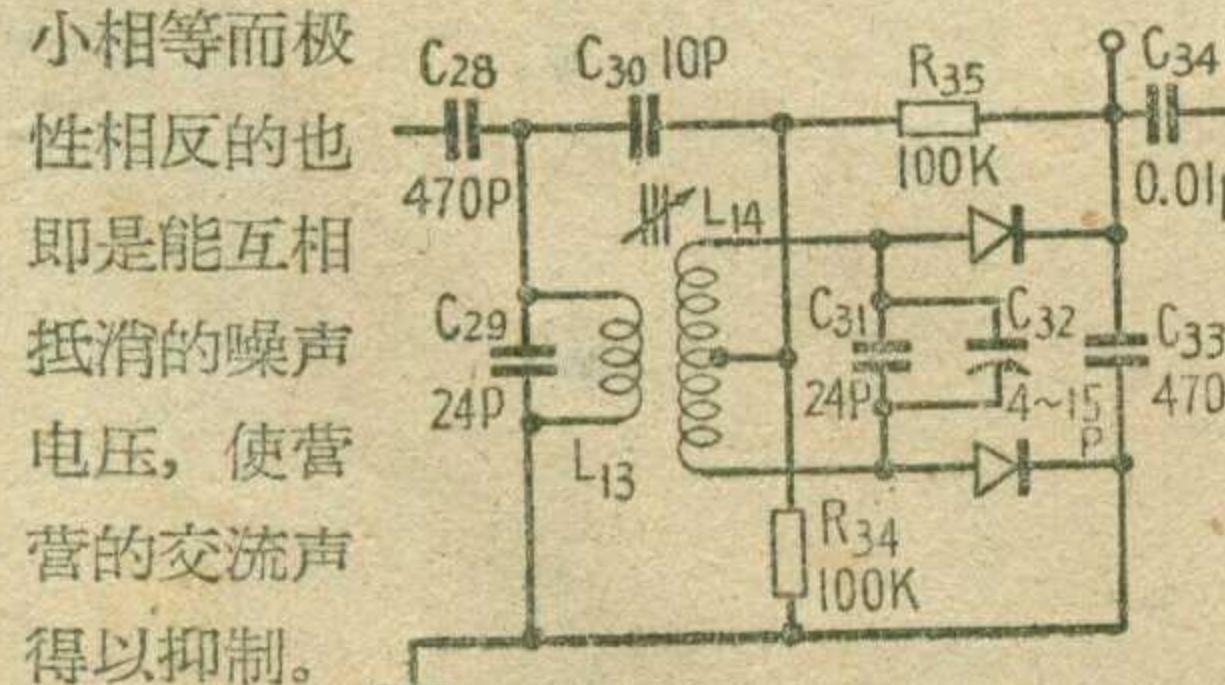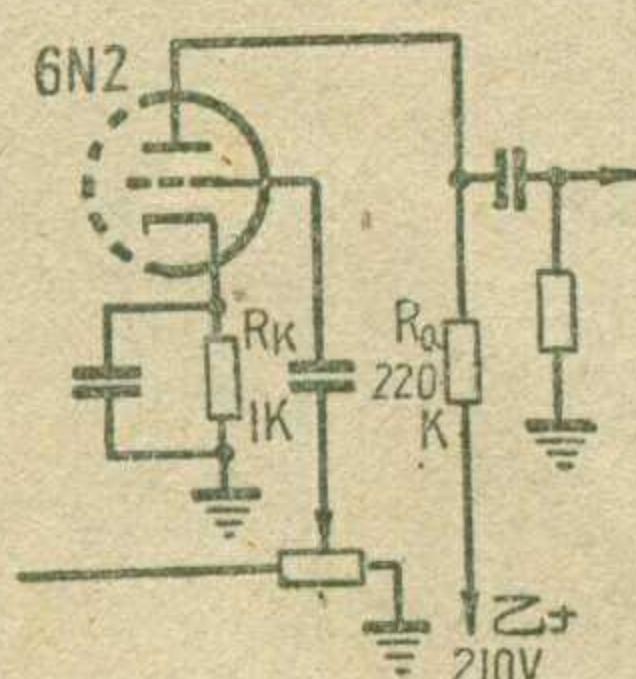問：北京牌電視機在音量逐漸開大時有很大的交流聲，當圖象較暗時其聲更為顯著，這是什麼原因？如何消除？

答：這種原因是由於伴音通道內鑑頻器的聲音中頻頻率 6.5 兆赫的失諧，使頻率檢波器上產生大小不同而極性相反的噪聲電壓。這種互相不能抵消的噪聲電壓，將影響到頻率檢波器的干擾抑制性能降低。而在伴音訊號增強時即圖象黑白對比度較暗時，其營營聲則更將提高。

消除的簡單辦法是重新調整鑑頻器的移相變壓器，即調整該變壓器的次級線圈 L14 上的并聯微調電容器 C32 (4~15P)（見附圖）。在調整前，應先將圖象調到正常的對比度，最好選擇在相當於聲音停頓的時間內，緩慢地旋動微調電容器，調到營營聲最弱或被完全消除的位置上。如果這時繼續向左或向右旋動時又會使營營聲提高，那麼原來的位置即是正確的調諧位置。原因是這個位置正是使頻率檢波器產生大小相等而極性相反的也即是能互相抵消的噪聲電壓，使營營的交流聲得以抑制。（毛立平答）



无线电

WUXIANDIAN

1964年第8期(总第104期)



积极响应号召切实地开展

- 无线电活动 张文华(1)
- 无线电测量技术与近代科学
- 技术的关系 邱洵(2)
- 北京市第二届民兵通信兵无线电通信竞赛 許雅祺(3)
- 磁录音式程序控制车床 田进勤(4)
- 电子笔 陈芳烈(5)
- 半导体点温度计 斯任(6)
- 电子式记录仪 石英(7)
- 谈谈调频 潘鍾、方波(8)
- 想想看 (9)
- * 半导体知識 *
- 什么是半导体 龚林(10)
- 六灯超外差式收音机的实验 曹勤(12)
- 美多 65A 型交流五灯中波收音机 孙近士(14)
- 想想看答案 (15)
- 实用晶体管校验器 叶敏(16)
- 几种国产小型电解电容器 沈维强(17)
- 漫谈修理半导体收音机的方法 罗鹏搏(18)
- * 初学者园地 *
- 怎样识别电阻 牛波(20)
- 用酒精灯烧火烙铁 李松涛(20)
- 西红柿电池半导体收音机 李云飞(20)
- 电流 田(21)
- 线圈的几种作用 章燕翼(21)
- 简单的避雷器 金田(21)
- 高效率矿石机 刘昶(22)
- 怎样绕圆筒式线圈 大和(22)
- 用套管包扎线路接头 张茂(22)
- 国外点滴 (23)
- 问与答 (24)
- 封面說明 示波器的成批生产与检验(柳岸摄影)

編輯、出版：人民邮电出版社

北京东四 6 条 13 号

正文：北京新华印刷厂

印 刷 封面：北京印刷厂

总发行：邮电部北京邮局

订购处：全国各地邮电局所


本期出版日期：1964年8月12日

本刊代号：2—75 每册定价2角

小型电容继电器

1型

标称容量(μF)	直流工作电压(V)	外形尺寸(D×H 单位:mm)				
		3	6	10	15	25
(3)					4.5×15	4.5×15
5				4.5×15	4.5×15	6×20
10	4.5×15	4.5×15	6×20	6×20	7×20	
(15)	6×20	6×20	6×20	7×20	8.5×30	
20	6×20	6×20	7×20	7×20	8.5×30	
(30)	6×20	7×20	7×20	8.5×30		
50	7×20	8.5×30	8.5×30	8.5×30		
100	8.5×30	8.5×30				

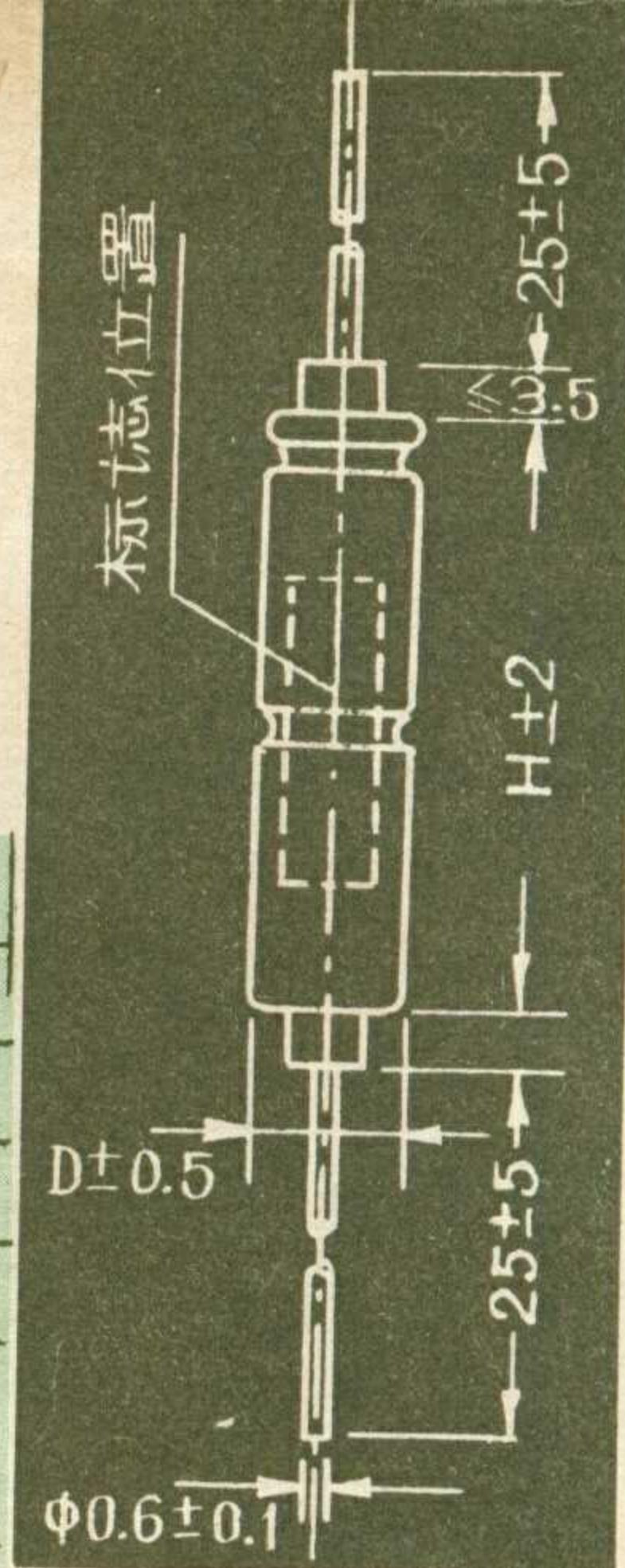

标称容量(μF)	直流工作电压(V)	D×H 单位:(mm)				
		3	6	10	15	25
(3)			4.5×10	4.5×10	6×10	7×13
5	4.5×10	4.5×10	6×10	7×13	7×13	
10	6×10	7×13	7×13	7×13		
(15)	7×13	7×13	7×13			
20	7×13	7×13				
(30)	7×13	8.5×13				


2型

3型


标称容量(μF)	直流工作电压(V)	外形尺寸 D×H 单位:(mm)		
		3	6	10
5		4.5×12	4.5×12	4.5×12
10		4.5×12	4.5×12	6×12
20		6×12	7×12	7×12
50		8.5×12	8.5×14	8.5×14
100		8.5×14	10.5×14	

注: 1. 直径为4.5mm者仅生产a式
2. 直径>4.5mm者仅生产b式

a式

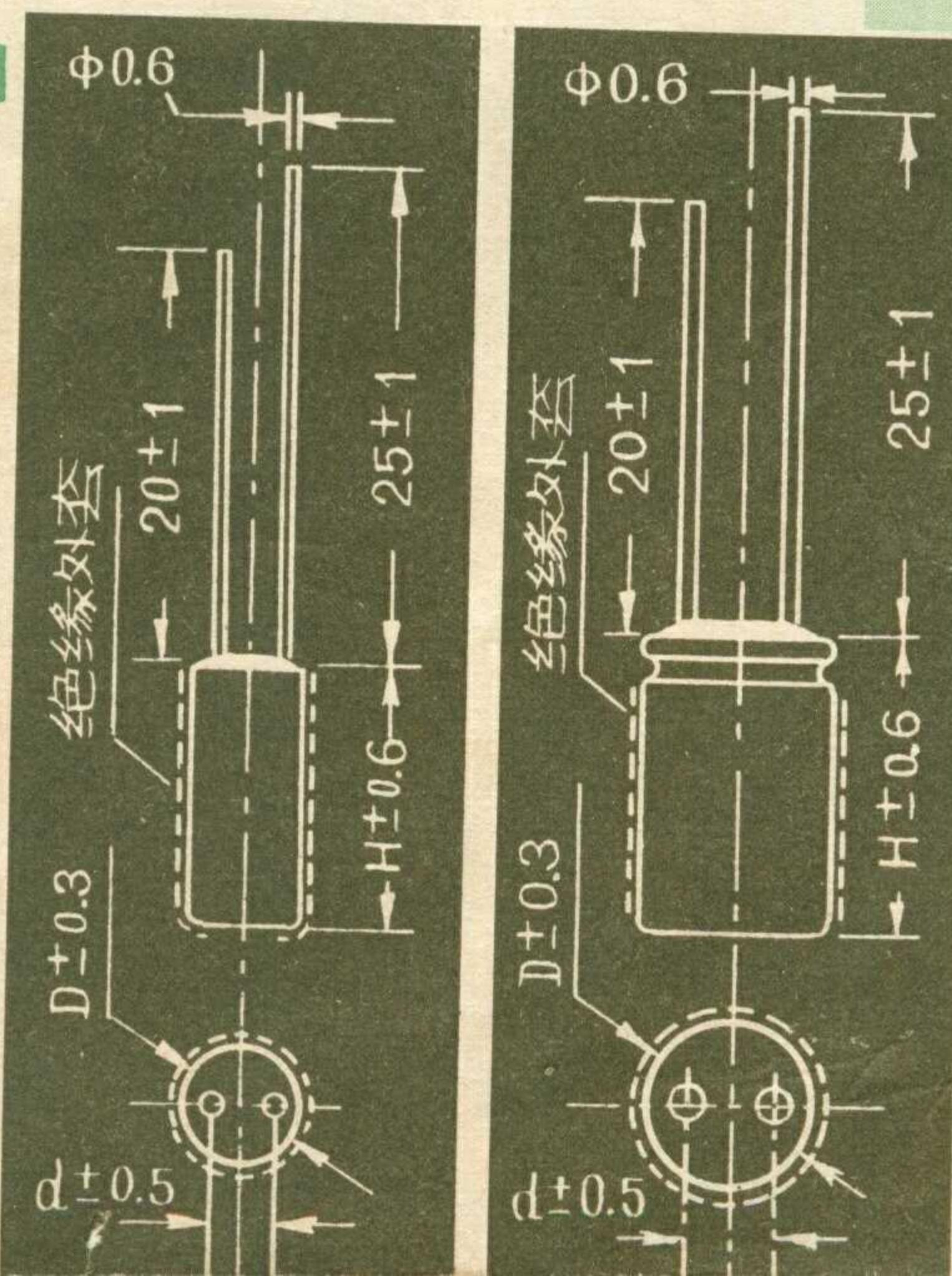

b式

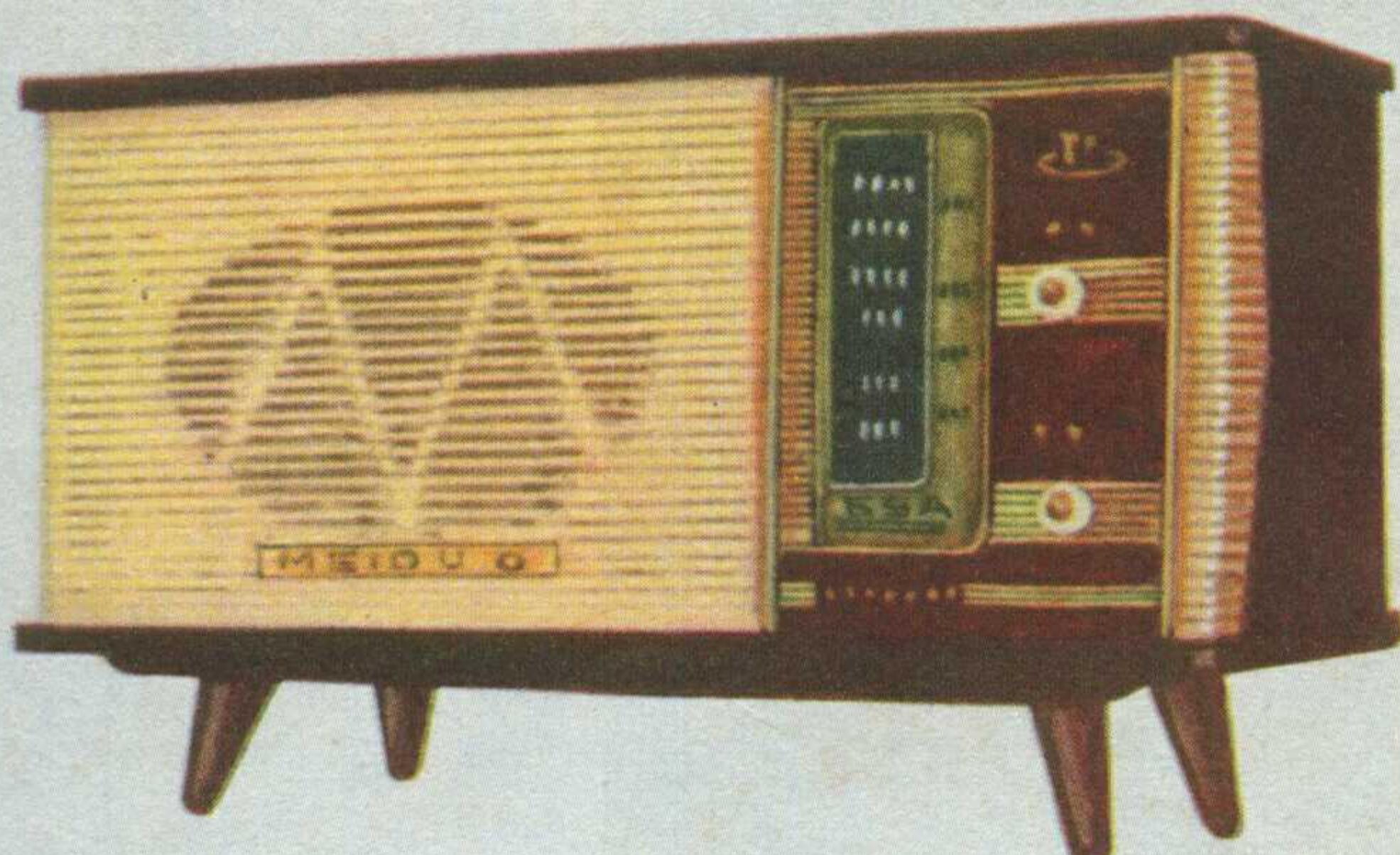

65A

六五流动五灯中波收音机

