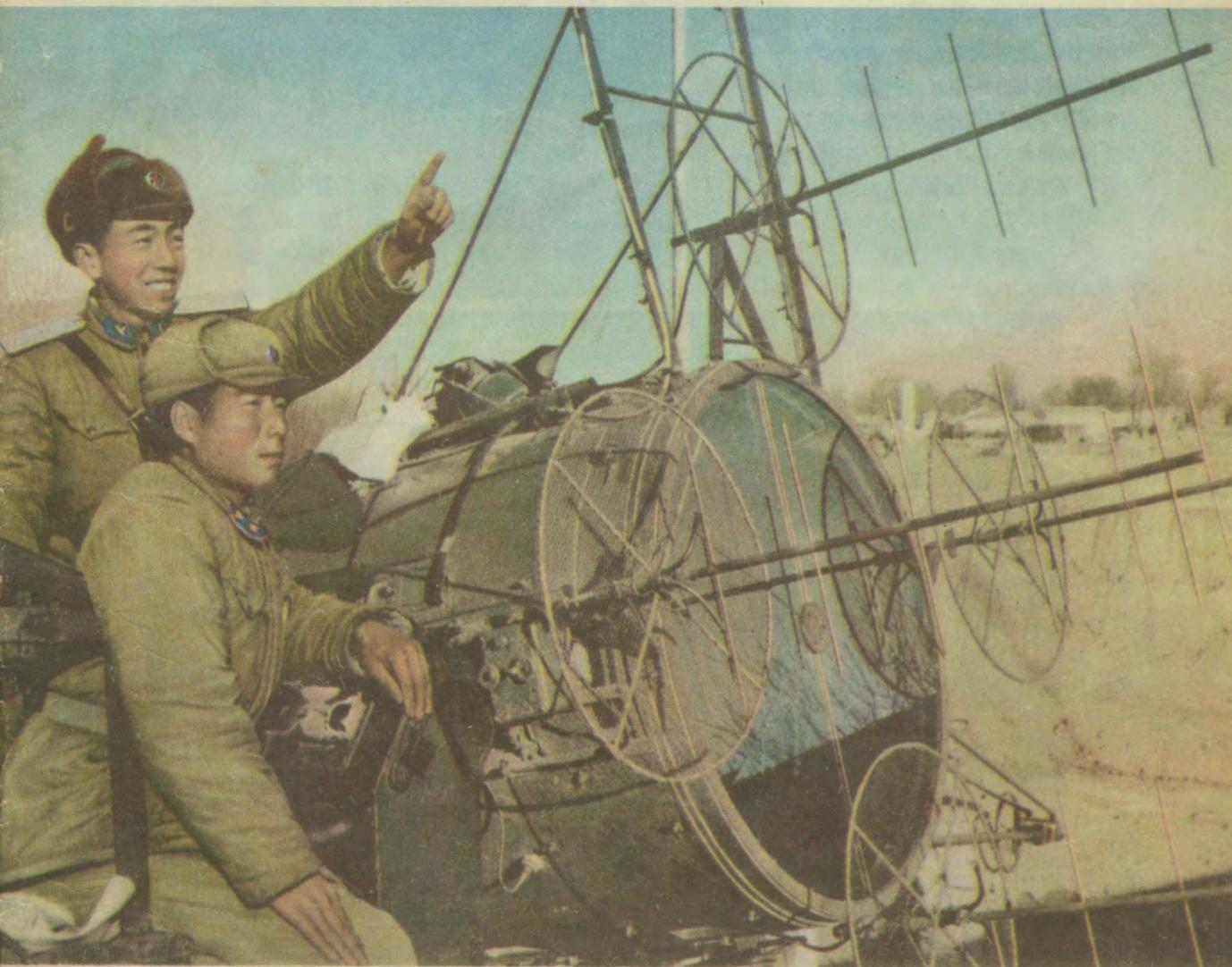


无线电

7
1956




制造更多更好的 电信器材

上：上海电机厂試制苏式电容器。

（新华社 左家忠攝）

下：北京市第一电器生產合作社，过去只能修理一般收音机，現在已能制造各种复雜的收音机与广播设备。这是社員們正在研究 300 瓦有綫广播机，准备支援農村电气化。

（工人日报 馬椿年攝）

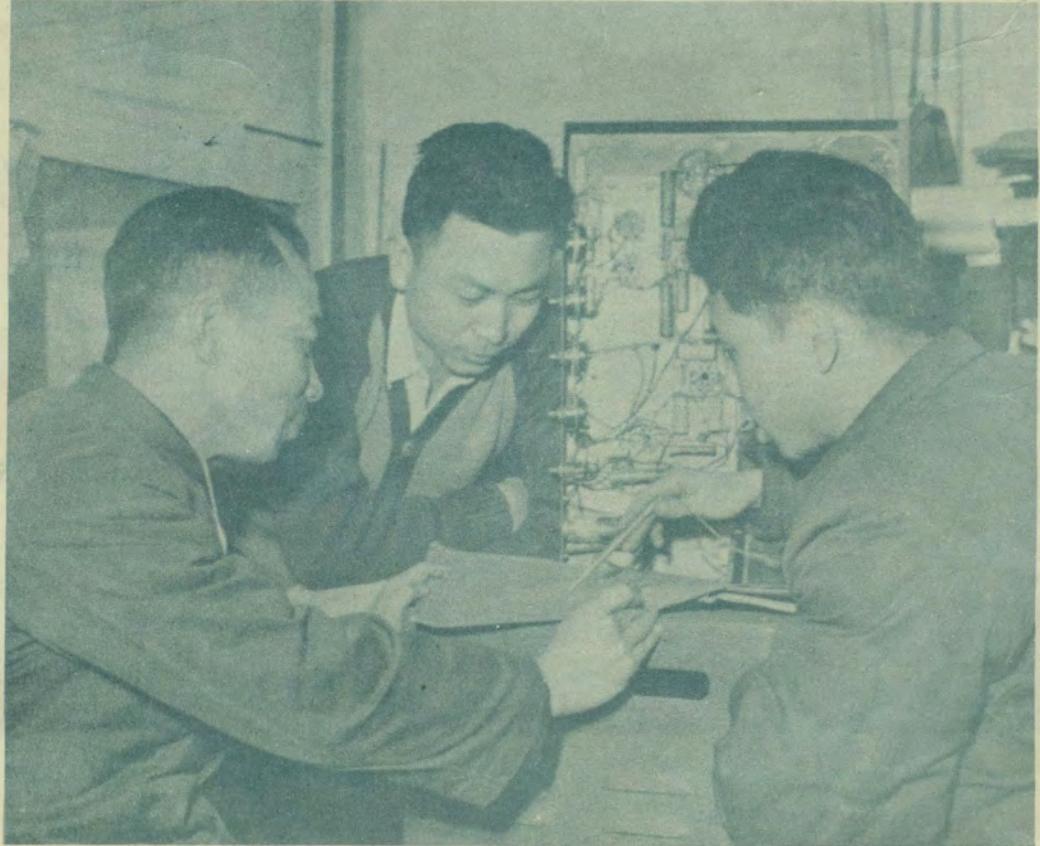

“普及电信”的道路

(苏联)教授、技术科学博士 H.伊久莫夫



这篇文章原发表在苏联“无线电”杂志1955年11期“无线电技术展望”一栏内，它指出了未来无线电通信的一个发展方向，它指出如何在现代已有的基础上进一步发展到从任何用户点或者列车和汽车，有时甚至是步行者和任何地点都能够随时通信。这是一个值得研究的问题。

——编者

所谓“普及电信”指的是在任何两点之间，相隔任何距离，在任何时间均能通话。要完成上述任务，首先我们就要擴建干綫、省内綫路和其它电话和无线电中繼綫路。长途电话網的綫路和站內设备，現在几乎已完全能够实现苏联长途电话系統中任何两点間的通信。此外，和已經有綫路轉接到国际电话網的国家，同样也能保証上述通信。有綫和無綫多路載波电话，同样都能用來組織長途电话通信。从有綫轉接到無綫中繼綫路和从無綫中繼綫路轉接到有綫，並不存在任何原則性的困难。無綫中繼电路和電纜傳輸的高頻电路的質量，大体上都能滿足同样的要求。

可是擴大固定的通信網並不能够充分保証“普及电信”。“普及电信”需要将大量的行动用户——列车和汽車上的，有时甚至是步行者——接入长途电话網。为此，就要有能和有綫系統保持联系的、能够保証双向双工电话通信的良好电路质量的行动无线电电台。

船舶或飞机和地面的長距离通信，須靠發出傳播距离远的短波或長波無綫电波的电台來解决。但是一般行动用户和固定地点間的通信宜用超短波來实现。

應該明确超短波中心無綫电台網是和有綫或無綫中繼綫路相连的；應該明确行动无线电电台是和它活动范围內的中心無綫电台有联系的；最后，还要明确，行动电台和固定电台或其它行动电台間的掛号和通信，是要通过长途电话系統完

成的。

为什么超短波(公分波或更短的波長)無綫电台適於上面的目的呢？第一是电离層不影响傳輸条件，而且，一般在行动电台和中心無綫电台間的距离接近視綫範圍以內时，用超短波通信可以使接收点的信号电平相当穩定，这对於有綫和無綫中繼綫路的長途傳輸來講非常重要。超短波無綫电台採用調頻，用限幅器來接收，能進一步保証場強变化时收信机输出端信号电平的穩定。

採用超短波的第二个原因是这个頻段內無綫电通信的抗擾度很高。这个頻段“頻率的容量”(即总的頻帶，寬度千週數)很大，干擾很小。因此在国内能够建立大量的行动电台。

應該指出，行动电台和固定电台間的双工無綫电通信，在進一步接到長途干綫上时，佔用的頻帶就要增加一倍。实际上，最完善的双工無綫电通信的發送和接收，应採用兩個不同的頻率，也就是和電纜通信的4綫制一样。所有的無綫电台中繼綫路就是这样工作的，而供“普及电信”用的行动电台和中繼綫路的無綫电設備很相似。

但是双工行动电台应有它自己的特点，例如可以只有一路，这样，行动电台的大小和重量就能够做得很小。然而在很多情况下，不可能要求發送和接收的方向性很尖銳，因为行动电台随时移动，通信对象的方向就不断改变，而且也很难确定对方的方向。採用增益較低的天綫，就不得不相应的增加發信机的功率，於是使双工無綫电台的發送和接收电路的去耦系統复雜化。

在实现“普及电信”的道路上須要解决的主要技術問題就是这些。当然，除了技術問題外，也会遇到一些組織問題。要解决这些問題也有一定的困难。然而一系列的事实使我們認為問題是完全可以解决的。

从事制造和維护超短波設備的無綫电爱好者們所做的实验，在解决双工通信的上述問題中，將帶來巨大的貢獻。(趙連城譯)

北京市的少年無線電爱好者

—少年宮“少年無線電爱好者小組”

張 堅



北京市少年宮里的“少年之家”，設有“少年無線電爱好者小組”。它的目的和任務就是通過課外活動來培養少年兒童對無線電的愛好，加深對課堂知識的了解，使他們對無線電發生興趣，培養使用工具方面的技能，發揮個人的創造性，鼓勵他們更好地學習。參加活動的都是帶紅領巾的少先隊員，他們是從各個中學選送來的，不僅是無線電愛好者，同時也是學校中的優秀學生。

在少年之家的電工活動室內，陳列有蘇聯贈送的礦石、單管和雙管收音機的活動教具，德意志民主共和國贈送的超外差式收音機示教板，日本贈送的用無線電控制的模型汽車，另外還備有一些無線電器材、儀器和工具，供少年兒童們參觀、學習和實驗。


“少年無線電愛好者小組”內分有兩個班，每班十六人。班內有班長一人，秘書一人，輔導員二人（他們是青年團員，具有一些裝置收音機經驗的高中生）。這兩個班還有指導員一人，總輔導員一人。每星期四、五的下午四時半至六時半是兩班分別活動的時間。在這個活動的時間里，除由指導員講解一些無線電知識和怎樣裝置收音

機外，大部分時間是他們自己來進行裝置收音機的活動，並由輔導員給予具體的帮助和輔導。今年上半年是學會裝置礦石和單管收音機，並懂得它的簡單作用和原理。

他們在裝置礦石收音機活動以前，先由指導員講一講礦石收音機零件和附件的代表符號以及它們的作用，並着重地講解綫圈的繞法和具體裝置的方法，以及怎樣使用工具和接綫。他們所裝的礦石收音機綫路見附圖。

繞制綫圈時他們兩人一組。先在絕緣管的一端用針扎兩個小孔，將導線的頭在這兩個小孔里上下來回穿兩、三轉，使線頭拴牢，便於繞線。一人把導線拉緊，一人拿絕緣管慢慢旋轉，導線就一圈圈繞在絕緣管上了。繞時每圈排齊，圈間沒有空隙，也不要疊起。初級綫圈 L_1 繞完40圈時，再用針扎兩個小孔，把線尾拴住，不使綫圈松散，並留下約10公分長的線尾。 L_1 繞畢後，在離 L_1 15公厘處繞次級綫圈 L_2 ，繞的方法和繞初級綫圈相同，不過在繞到30圈時，留出一個抽頭，繞完100圈時將綫圈穿入預先扎好的兩個小孔拴牢，留下10公分左右的線尾，這樣綫圈就繞成了。然後按照已排好的位置把綫圈、電容器、礦石、接線柱等在礦石收音機木架上固定好，再按綫路圖接綫。這個礦石收音機只要3—5小時就可以全部裝好。收聽北京市的幾個廣播電台聲音都很響。當少先隊員們在他們自己裝起來的礦石收音機里第一次聽到廣播節目時，他們真是高興極了。

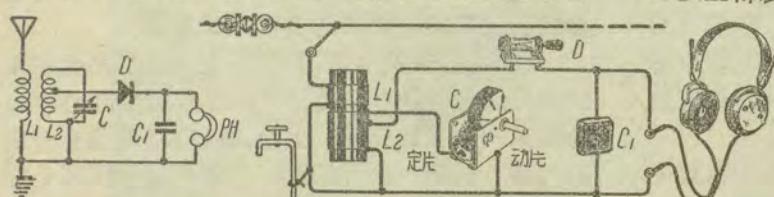現在這個組的少年隊員們，已學過單管收音機中主要零件的代表符號和它們的簡單原理，對電子管的知識也有了初步了解。他們正在準備裝置單管交流收音機。



綫圈的繞法：用28號漆包線在38公厘直徑的圓筒上 L_1 繞40圈， L_2 繞100圈（在離上端30圈處抽一頭）， C —360微微法可變電容器， D —礦石， C_1 —.001微法固定電容器， PH —耳機。

電話會議和擴音兩用機

張昌余

我們鐵路系統的電信設備中，在各個路局和大工廠里都裝有一種電話會議機，通過這種機器，許多領導部門可以像面對面開會一樣大家商談，及時地了解情況或指揮生產，佈置工作。

這部機器的線路見圖1，它實際上是一部25瓦的擴音機，不過增加了一些開電話會議用的附屬設備，在做擴音用時，用話筒1，和一般擴音機工作相同。在做開電話會議用時，用話筒2，話音電流經過 V_1

(6SL7GT)和 V_2 (6SN7)右面一半的三極管放大後，經變壓器 T_3 交連，輸送到電話線路上。從電話線路來的對方話音電流又經 T_4 輸入 V_2 管左半面的三極管，再經過 V_3 和推挽放大管 V_4 、 V_5 ，從喇叭發出聲音。這個線路中有用平衡電橋網絡的消側音裝置(圖中虛線方框內的零件線路)，使話筒2輸出的語音電流不致回授到輸入回路，在喇叭里聽不見自己說話的聲音。

圖2表示平衡網絡的原理。 T_3 的次級實際上是電橋的兩臂， C_1 和 R_1 及電話線是另外兩個臂。當用話筒2講話時， T_3 的A、B兩端有音頻電壓加到電橋上，在電橋的B、D點上同時就有音頻電壓接到電話線路上，電話線路可以看作一個阻抗 Z_2 ，而 C_1 和 R_1 所組成的阻抗我們叫做 Z_1 。如果調整 R_1 使電橋各個臂的阻抗有 $Z_1Z_4 = Z_2Z_3$ 的關係，電橋就平衡，這時 T_4 的線圈 L_2 兩端C、D間，就沒有音頻電壓， L_1 也無輸出，因此沒有電壓加到 V_2 管上，喇叭里就不會發出聲音。但是事實上 Z_1


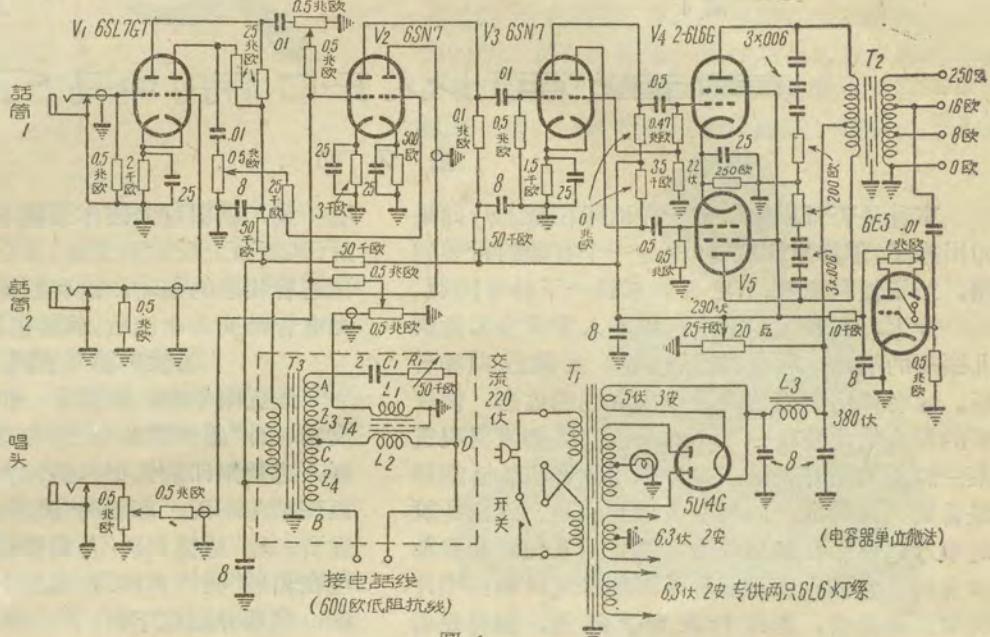


圖 1

由電話線上加到電橋的B、D點時，橋上C、D點間就有音頻電壓，所以喇叭會響。

這種平衡網絡，也可以用圖3的電阻代替，效果同樣良好。

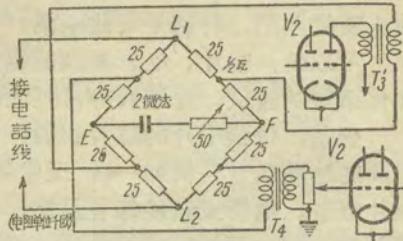

T_3 和 T_4 的

鐵心，要用上

等砂鋼片，也可以用截面積為 12.5×12.5 平方公厘的輸出變壓器鐵心代替。 T_3 是降壓變壓器，初級用直徑0.12公厘(相當於40號)的漆包線繞5000圈，次級用同號線繞500圈，中心抽頭，在鐵片所組成的磁迴路上，應留出一張薄紙那麼厚的空隙。 T_4 和 T_3 相同，不過初、次級反接成升壓變壓器，初級的中心不用抽頭。

這種機件安裝不難，但必須保持雜聲和交流聲很小。6SL7GT管最好用彈簧底座，或把底板上6SL7GT管座孔挖大些，把管座裝在一塊副底板上，再用橡皮墊和彈簧把副底板釘在底板下面，如圖4。這樣可以防震，減少雜音。其餘各零件要裝得牢，尤其是變壓器的鐵片要夾得緊，尽量消除可能引起震動的來源。6SL7GT的兩

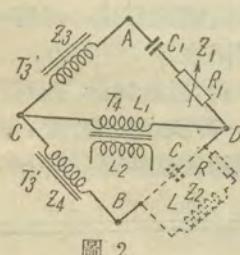


圖 2

的調整不可能使電橋達到完全的平衡，但是調整得好，喇叭里的聲音極小，影響不大。相反的，當有音頻電壓

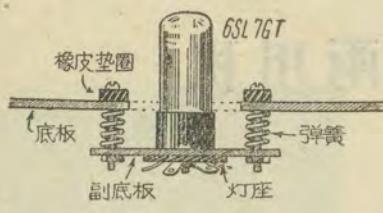


圖 4

馬口印刷局可以人耳

史久如

声音是否可以像印書一样地印在紙上？如果印出來了，怎样重新放音？这是一个有趣的科学問題。为了便利說明，有必要先來談一下錄音問題。

今天，在日常生活中，很多人常常会去添購几张新的唱片，欣賞自己特別喜愛的戲曲和音樂。或者化兩個鐘头去看一場有趣的电影，使疲勞的身心借此輕松一下。如果沒有機會當場觀賞某一劇團的精彩表演，也可以用收音机收听鋼絲錄音的實況轉播，同样令人感到滿足。这里所說的唱片、电影和鋼絲錄音，都是用來紀錄和發放声音的。它們代表著三种不同的錄音技術：唱片代表機械錄音，影片代表光学錄音，鋼絲錄音——或磁帶錄音——代表磁性錄音。这些近代的科学成就，使人类掌握了巧妙的錄音技术，从而使人类的生活，特別是文化生活，大大地丰富起來。可以說：唱片、电影和鋼絲錄音对推动人类文化事業的發展，是起着非常巨大的作用的。

但是，每張唱片的錄音很短，它不能保持長時間的連續放音，例如一段“玉堂春”就得分三張唱片錄音。电影或鋼絲錄音虽能作較長時間的連續放音，但它们的成本都很高，攜帶和寄遞也不方便；在普遍实用方面，無疑地是受到很大限制的。因此，在廣泛应用錄音技術的科学領域中，如果能尋求一种成本低廉、攜帶方便、而且又能長時間連續放音的新工具的話，那末，对進一步推動人类文化事業的發展，一定能起很大的輔助作用。

事实上，科学的研究工作在这方面已獲得了初步成就。远在 1930 年，苏联科学家 H. 斯克佛佐夫和 H. 史却潘諾夫曾根据光学原理，把影片上的声跡（即光学錄音），像印照相一样地印在反光很好的紙上，成为一种“說話紙”。“說話紙”在需要放音而把它移动时，因为紙面声跡的各部分明暗

个屏極負荷电阻也是容易產生雜音的地方，电阻溫度愈高，“热騷擾”愈利害，雜音也愈大。因此，这两个电阻的瓦数要稍大。

各个变压器都要有靜電隔離，如圖 1 所示，而且 T_3 、 T_4 和 T_1 、 T_2 要离得远，最好分別裝在铁罩里，避免它们的漏磁相互感应。 T_1 、 T_2 和 L_3 最好也是这样裝法。使用时，加接一根地綫，可以把交流声降得很低。

不一致，就引起光綫作強弱不同的反射。換句話說，从紙面上反射的光綫，完全按照声跡明暗的变化起着相应的振动。这种振动着的反射光綫，用光电管轉变为电流后，就能借擴大机还原为声音。

“磁性声跡”的印制方法

最近兩年來，我國有一位邵來聖同志也研究成功一种“磁性声跡”。它与苏联的“說話紙”一样，也是用印刷術把声跡印在紙面上的，但放音原理彼此不同。苏联的“說話紙”是应用光电效应放音，而“磁性声跡”是根据磁性感应原理放音。現在先將“磁性声跡”在實驗上的印制方法和步驟，簡單介紹在下面：

1. 利用电影制片厂的現有設備，將需要印刷的原始声音，用光学錄音的方法紀錄在膠片上。这是一种“变面積式”的双幅声跡。

2. 將上面所說的原始声跡，借光化学作用，复制成印刷用的鋅版。这和普通印刷書刊里的照相、插圖所用的鋅版是一样的。

3. 用特制的磁性油墨，將已經复制在鋅版上的声跡，印刷在紙面上，“磁性声跡”就这样被印出來了。

“磁性声跡”的形狀大致如圖 1 所示。其中一行行的声跡原來應該是連續不断的，但由於現在印刷技術的限制，不能保持連續的形式，只得一行行地，用分段的形式印刷出來。

上述磁性油墨是为了印刷“磁性声跡”而專門設計調制的。它里面含有一种比重、硬度、細度三方面都適宜於制造油墨的細鐵粉。这种細鐵

圖 1 磁性声跡

粉(主要是鉄的氧化物)是从草酸亞鉄($Fe_2C_2O_4$)加热分解而得的。因为它具有很强的感磁性，所

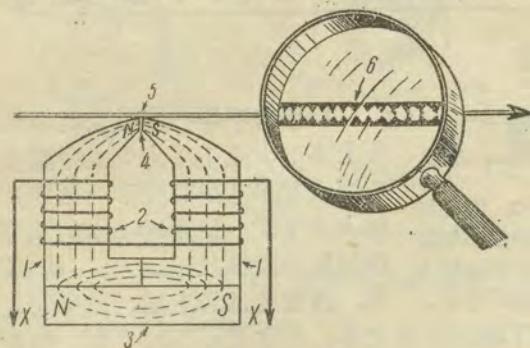


圖 2 拾音头

- 1.拾音头铁心；2.线圈(两端接擴音机輸入端)；
- 3.永久磁铁；4.空气隙；5.漏磁磁场；6.磁性声迹。

以用它調制成的油墨称为磁性油墨，印刷出來的声迹也就称为“磁性声迹”。

“磁性声迹”的放音原理

在說明原理以前，还得先介紹一下放音器的簡單構造。實驗用的放音器，它的主要部分包括一个如圖 2 所示的拾音头和一只电子管放大器。拾音头的底部是一塊永久磁鐵，兩端連接着一种用“坡姆”合金片疊成的鉄心，在鉄心上面繞着線圈。拾音头鉄心兩尖端中間，是一条很細的空气隙。这样，从永久磁鐵發出來的磁力綫有一部分就在空气隙处通到外面來，形成了洩漏磁场。

實驗放音时，先把印着“磁性声迹”的紙張，一行行地裁成狹条，然后把所有的狭条按照先后次序粘接成整条的紙帶。这样，一行行分段印刷的声迹，还原成連續状态。放出來的声音才也不致中断。

当紙帶由放音器的一个輪盤轉到另一个輪盤上去时，紙帶的表面始終以等速度緊貼着拾音头的空气隙滑过去(見圖 2)。“磁性声迹”本身既然是用一种含有鉄質的油墨印成，而且印成的声迹各部分的形狀、大小变化不定，这样，当它滑过拾音头的空气隙时，原來是空隙磁阻大，整个磁迴路的磁阻也大，因此磁力綫少，現在在空隙处有了含鉄質的油墨，磁阻小，整个磁迴路的磁阻也小，因此磁力綫多，而且整个磁迴路磁力綫的多少，是隨油墨的濃淡而变化的，这样，就在線圈中產生了和“磁性声迹”各部分所含鉄質的多少完全相適應的忽强忽弱的感应电流。通过放大器接到喇叭上，就放出原来的声音。

圖 3 是邵來聖同志自己制造專供實驗用的放

大器。它的傳动机構部分是仿照磁帶錄音机制成的。这种放音器在实用上还不合適。因为“磁性声迹”是利用印刷机來复制的，而目前还没有一种印刷机能够將很長的圖形(声迹)連續印刷出来。因此，理想的实用放音器，它的拾音头必須能够从一頁頁印着“磁性声迹”的紙面上，逐行地拾取声音。如果能利用苏联科学家И.拉宾洛維奇創造的“分行錄音”方法的原理，來設計制造放音器的話，那么，拾音头便可以在印着声迹的紙面上來回移动；同时再使紙帶本身像电傳打字机的紙張一样，一格格地自動跳过去。这样，拾音头

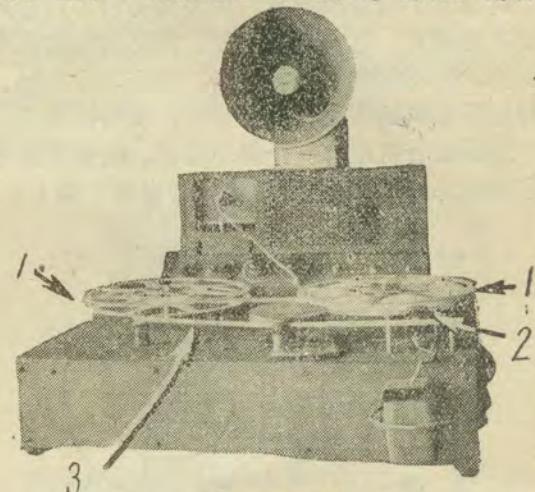


圖 3 放音器

- 1.輪盤；2.拾音头；3.磁性声迹。

就能够逐行地扫过緊密排列着的“磁性声迹”，使后者还原为声音。

磁性声迹能不能在实际生活中廣泛应用

根据上面所談，声音能否印刷的問題，已得到肯定的回答了。但是这种印刷出來的声音，究竟能不能在实际生活中廣泛应用呢？肯定的說是可以的。首先一架新式的自動橡皮印刷机，每小时能印刷5000張以上的声迹，这种复制速度是任何其他錄音方法所不能达到的。其次，“磁性声迹”是印刷在普通的紙張上的；它的成本，和鋼絲或膠質磁帶相比較，当然是大为低廉。再次，“磁性声迹”可以彙集成册，和普通印刷物一样，由邮局迅速傳遞各处。这些优良的条件，为“磁性声迹”的实际应用提供了巨大的可能性。例如，在教学方面，可以編制各种有声講义，补助师資的不足；在宣傳活動方面，可以把各种重要的報告，复制成“磁性声迹”，迅速傳到各处及时播送；在文娛方面，也可以大量复制音乐、戲劇的“磁性声迹”，廉价地大量供应給人民。

鋼絲錄音機倒絲的若干研究

楊鴻藻

隨着農村有綫廣播的大量發展，鋼絲錄音機也將跟着下鄉。怎樣才能很好的使用它，少出毛病，是值得注意的事。現在來談談鋼絲錄音機的倒絲。

鋼絲錄音機每次錄音或放音完畢後，一定要把鋼絲倒回來，才能使用。

倒絲的手續雖很簡單，但要倒得好，以後的工作才能順利，這一點很重要。因為倒絲的速度特別快，倒不好會把鋼絲弄斷，或者發生松絲、壓絲和亂絲等的現象。在使用時，就有困難了。

鋼絲錄音機里有一個擔任錄音、放音和抹音工作的磁頭，安裝在兩個鋼絲盤的中間（圖1），

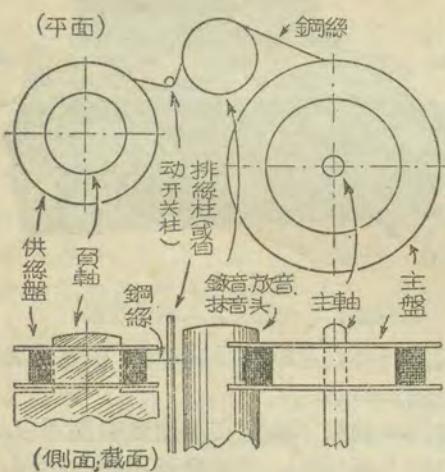


圖1 磁頭和鋼絲盤的關係位置圖。

圖中左面的鋼絲盤叫供絲盤，它的轉軸叫負軸。磁頭和負軸中間有一根排絲柱，用來保持鋼絲有適當的松緊度（有些排絲柱連有馬達開關，以便能够自動停止）。右面的鋼絲盤是固定的，叫做主盤，它的轉軸叫主軸。錄音或放音時，鋼絲順時針方向，由左到右從供絲盤經排絲柱、磁頭繞到主盤上，倒絲時鋼絲就反過來從主盤繞回到供絲盤上。

倒得好的鋼絲上下一圈挨着一圈，一層層的繞到供絲盤上，每層里每圈鋼絲所受到的力量大小一致，層層都和供絲盤上下兩底垂直，繞得平，繞得整齊，而且松緊一致（圖2）。

倒絲不好的結果，一般有下列幾種缺點：

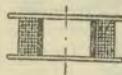


圖2 倒得好
的鋼絲，層層
都和供絲盤上
下兩底垂直。

1. 層次不平 繞過去的鋼絲出現上多下少或下多上少或中間多兩頭少或忽多忽少的情形（圖3）。如上多下少，使用時，多的地方，鋼絲圈的直徑比下邊大，就掉下來，發生松絲的毛病。繞得緊時，掉下來的不會太多，用完先掉下的几圈，接着再



圖3 倒絲不好的情形。


掉下幾圈，再用幾圈，直到上下層鋼絲平直為止。這種情形，還可勉強使用。如果繞得松，問題就不同了。在倒絲過程中，上面的鋼絲掉下來，壓住下面的，再倒過來的鋼絲又壓在掉下來的鋼絲上面。這樣，次序混雜，使用時，過不幾圈，就亂成一團，最容易斷絲。而且斷頭時常不在外層，難得找到。

2. 繞得松 若里外都松，最好取下整理。因為放音時（錄音也是一樣）供絲盤和負軸的轉動，是靠鋼絲的拉力，拉得緊，松散的鋼絲被拉，就嵌入其它鋼絲中間，接着又被從裏面拉出來，這樣拉進拉出，便引起“渣渣”的雜聲。倘若表面的幾圈被拉緊，而裏面還松，一定形成有多有少，有松有緊，大圈、小圈彼此挤压的現象，“渣渣”聲慢慢的大起來。如果不能把鋼絲拉順，供絲盤會自動停轉。被壓擠和拉動的鋼絲很容易受傷，拉力再大些，馬上斷絲。


3. 忽松忽緊 若繞得忽松忽緊，使用時鋼絲更混亂，簡直無法工作，必須取下來整理。一着急還會愈弄愈亂。

4. 鋼絲圈偏心和鋼絲圈偏斜 圖4甲、乙表示兩種不同的鋼絲圈偏心的情形。只要偏得不利害，鋼絲沒有突出到供絲盤邊緣以外，一般還能使用，不過力量不均勻。鋼絲圈偏斜（圖5）也常會有松緊不均勻的現象，鋼絲也不能突出供絲盤的邊緣外，否則會全部斷絲。

5. 繞得太緊 表面看來很好，但是拉力太大，鋼絲摩擦磁頭的鐵心，日子一久，磨出缺

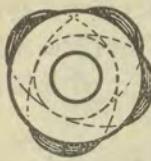

甲

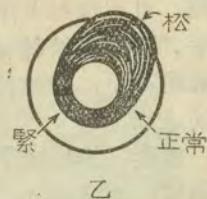

乙

圖 4 甲 供絲盤軸孔太大，向四週擺動，倒成的供絲盤。

乙 供絲盤軸孔偏向一邊，倒成的供絲盤。

口，把磁头弄壞了。另外，太緊了，鋼絲本身的摩擦大，也容易摩損鋼絲。

排絲不好的原因

錄音機鋼絲一圈圈、一層層整齊而均勻的安排，是靠磁頭拉着鋼絲上下移動的結果。但每繞滿一層，方向應當改變（由向下改向上或由上改向下），這一瞬間，磁頭需要額外加力到鋼絲上，方能完成鋼絲方向的改變，再拉着鋼絲一起走。所以比起磁頭來，鋼絲有瞬間的落後，也就是在這一瞬間，它的上下移動速度比磁頭慢，而軸的轉速是不變的，因此每層鋼絲排列的長度比磁頭移動的距離要略大一些，而且頭尾部分繞的鋼絲略多一些，容易形成頭尾大、中間小的現象，使用時發生事故。

實際上為了保持鋼絲的松緊適宜，在供絲盤和磁頭間，又另加入了一根排絲柱（圖6）。鋼絲受排絲柱的摩擦，改變排絲方向更需時間，磁頭和鋼絲上下移動更有差別，使鋼絲不能繞得均勻。

鋼絲上帶有泥土、油垢或鐵銹，使用時都會被帶到排絲柱上，增加了摩擦力，這是不好的現象，顯然應當消除。

倒絲的速度如果太快，排絲柱和鋼絲接觸不穩，時松時緊，容易斷絲。速度過慢，鋼絲拉力變大，又容易摩損磁頭鐵心。

此外，鋼絲拉得過緊，本身還有順着繞向的排絲力量存在，磁頭對鋼絲的作用力量要克服這部分力量，方能使鋼絲變向，因此排絲柱不能把鋼絲壓得太緊，最好把彈簧調節得松緊適宜。彈簧的彈性要好，不能讓排絲柱來回跳動，否則鋼絲時松時緊，不會繞好的。

一般錄音機磁頭是由傳動機構帶動向上，由

彈簧拉回向下。若上下移動的速度不勻，排絲不會均勻。再如磁頭鐵心有了缺口，摩擦力也增大。

供絲盤的軸孔如果太大，套在負軸上可以擺動。這樣，倒成的鋼絲，就可能像圖4甲、乙的樣子。負軸傾斜或彎曲，轉動時供絲盤平面上下擺動，繞成的鋼絲就偏斜如圖5。

供絲盤的軸孔和上下兩底不成直角，倒絲就倒不平（圖7）。

供絲盤垂直面的上下位置，和磁頭上下移動的位置配合不當。過高或過低，都能使供絲盤上邊或底邊處倒絲倒得多，絲面上下不均。

機件傳動部分如變速閘是倒絲的變速裝置，它的接觸不良，倒絲速度有快有慢，也沒有良好結果。



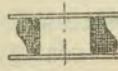


圖 5 供絲盤裝歪后，倒成的樣子。

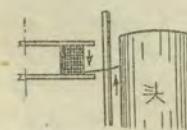

音头开始向上

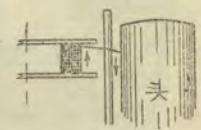

音头开始向下


圖 6 排絲柱給鋼絲增加了阻力。

應當怎樣倒絲


倒絲時鋼絲需要保持適當的拉力，各傳動機構在工作前應當調整好，減少摩擦力，使倒絲時恰有足夠的力量，排絲柱略有一點移動的自由。

1. 磁頭：甲、一般磁頭上下移動的距離，應當恰好調整到供絲盤上下兩邊以內（比鋼絲上下兩邊略小）。這點應該注意，因為各國、各廠生產的供絲盤規格不一，使用時必須調節它的高低位置，和磁頭配合。可先在排絲柱上試倒一兩層試一下。

乙、磁頭上下移動的力量一定要勝過鋼絲本身的排絲力，才能上下移動自如。

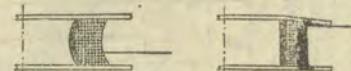

甲

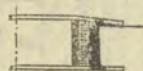

乙

圖 7 供絲盤軸孔不正和軸邊彎曲。
甲、內部焊接不好，倒成的鋼絲絲面不平，容易亂絲；乙、軸邊受撞向內彎曲，影響鋼絲出入。

丙、磁頭
排絲是否均勻，可先向主盤上放幾圈，檢查各圈的間隔和位置。否則，倒絲速度快，一有問題，會發生很大的變化。

2. 供絲盤：甲、供絲盤的軸孔和負軸如大小相差太多，或供絲盤的軸孔彎曲，不宜使用。若

軸孔稍大，可以在軸孔和負軸間墊上紙片，但要墊得四週均勻。否則，倒好后的供絲盤，會變成偏心或偏斜的形狀了。

乙、安裝供絲盤時，有字的一面向上。

丙、供絲盤不能生銹或受摔。

3. 排絲柱：排絲柱要經常保持清潔。排絲柱上也可以加套硬玻璃細管，使玻管可以轉動。這樣，既可減少摩擦力，也可以在玻管表面摩損時，隨時更換。

4. 倒絲速度：一般倒絲的速度比錄、放音時快7.5—9倍，但根據經驗，以7—8倍時最好。

5. 倒絲開始，手就不要離開開關，以便一有

問題，可以隨時關閉。在倒絲過程中，發覺絲面不平、不勻或松絲等現象，應隨時放回重倒。再則絲面不平，排絲柱會跳動，是一個簡接檢查的方法。


檢查：倒絲完畢，應將供絲盤取下，用手指按鋼絲，如能按動，並且能上下來回移動，說明倒得松了，過松就有問題。如能按動，而絲面上下不能滑動，那是里層倒得松了，錄、放音時都得注意。

7. 最後，錄音機在使用一個時期後，應按照說明書，在各傳動部分加油。這不僅對倒絲有關，是和整個機件的運用全有影響。

用前把機後底板上的電源變換插，對準標明的電壓數字插進去就行了。這架機器每小時耗電45瓦。機內配用16.5公厘的永磁喇叭，額定最大不失真輸出1.5瓦。這種收音機也可以加接電唱機播放唱片。

503型機外型有兩種：一種是木箱，另一種是膠木箱（見本文標題上照片）。從機箱面板上看，左邊的旋鈕是音量控制器和電源開關（圖1中的 R_6 和 S_1 ），當中的是電台調諧旋鈕（ C_1 、 C_2 ），右邊的是長、短波波段選擇開關（ S_{2A} 、 S_{2B} ）。機箱後底板上裝有電源變換插 S_8 和電唱頭插口 J_1 。機件裡面底板上零件的排列見圖2，可以和線路圖對照着看。

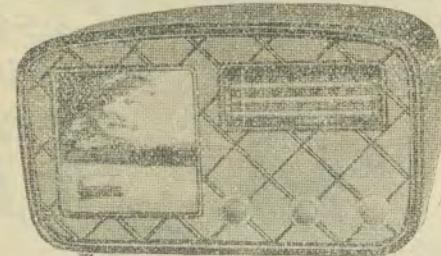這架收音機的電子管計有：變頻—6SA7GT/G，中放—6SK7GT/G，第二檢波、低放兼自動音量控制—6SQ7GT/G，強放—6V6GT/G和整流5Y3GT/G，這種電子管很流行，購配容易。收聽的頻率分3個波段：廣播波段550—1600千週；短波I、5—10兆週（60—30公尺）；短波II、10—20兆週（30—15公尺），把世



國產503型5燈長、短波收音机

隨着國家社會主義建設事業的發展，在市場上看到的國產收音機的品種愈來愈多了。內中有一種503型的銷售量很大，我們就來談談它的構造。

503型是一種家用的五燈長、短波交流收音機。在有110伏或220伏交流電源的地方都可使用，只要在使

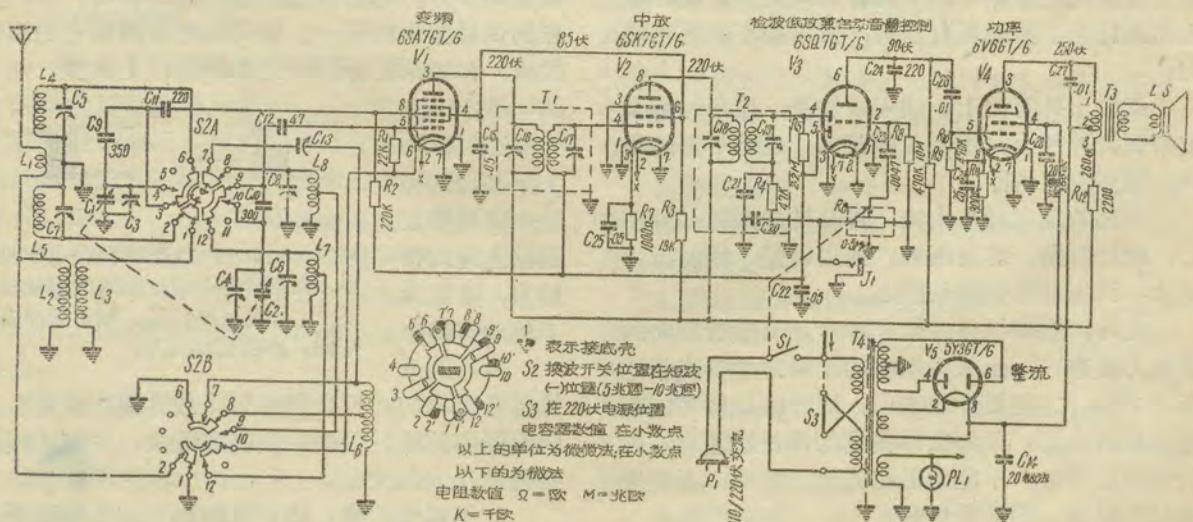


圖 1

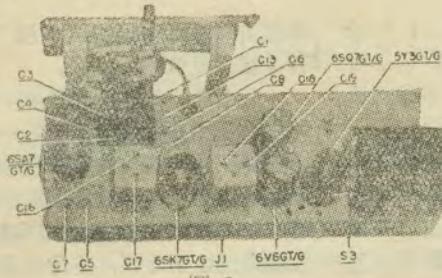


圖 2

界上各主要廣播电台的頻率都包括在內了。

現在簡單的談談它的線路結構。

圖 1 中波段开关 S_{2A} , S_{2B} 是同軸 6 刀 3 擲开关，不論收听哪一个波段，其余兩個波段的線圈就被短路接地。例如圖中这个开关放在收听短波 I 的位置时，短波 I 的調諧線圈 L_4 由 S_{2A} 的接点 6, 3 經电容器 C_{11} 接到 V_1 管的控制柵 8；振盪線圈 L_7 由接点 12, 9 經 C_{12} 接到振盪柵 5；短波 II 的調諧線圈 L_5 和廣播調諧線圈 L_8 被接点 2, 1 短路接地，它们的振盪線圈 L_9 被接点 8, L_9 被 S_{2B} 接点 6 短路接地， L_2 也被 S_{2B} 的接点 1 短路。要收听短波 II，只要把这个开关照圖中箭头方向旋轉一格，短波 II 的線圈就接入回路，而短波 I 和廣播線圈又被短路。收听廣播时，將 S_{2A} , S_{2B} 旋兩格，情形相同。这样，在使用一个波段的線圈时，其余線圈短路，就免除了不需要的电感耦合而影响电路的常数。各个調諧線圈上所串联和並联的許多电容器，主要的作用是增減調

諧电容器 C_1 , C_2 的电容量，配合各自的波段線圈和振盪線圈來收听 3 个不同的波段。变頻級輸出的中頻信号經 T_1 輸入中放級 V_2 ，再由 T_2 輸出到 V_3 的小屏 4 檢波，完成二極管檢波。裝在 T_2 里的 R_4 , C_{21} 和 C_{22} 是一个Π形滤波網絡，它的作用使檢波后的殘余高頻成份滤去，可以在音量控制器 R_6 上得到一个較純的低頻电压。 T_2 次級輸出端，即小屏 4 上另接一根电阻 R_5 ，它和电容器 C_{22} 串联，等於跨接在 T_2 次級上的一个負荷，这样， T_2 輸出的頻帶可以稍寬，保持輸出的声音有較高的傳真度。它在自動音量控制迴路中，也起滤波的作用。自動音量就由 R_5 下端接出，控制 V_1 , V_2 的柵極。

R_6 上的低頻电压經 C_{23} 仍旧輸入这个电子管的三極部分的柵極 2 把它放大，由屏柵 6 輸出去推動末級強放管 V_4 的柵極，然后，由 V_4 通过輸出变压器 T_3 ，使喇叭發出宏亮的声音。

整流級高压輸出線路和一般線路稍有不同，从 V_5 輸出的脈動直流高压接到 T_3 的抽头 2 后，就被分成兩部分：一部分在 T_3 中經 1 直接供給 V_4 ，另一部分經 3 和滤波电阻 R_{12} ，电容器 C_{23} 供給前面各級。通过 T_3 的兩個反向脉動直流由於 T_3 抽头位置設計得適當，產生的交变磁場彼此相銷，感应到喇叭中的交流声自然就很小。收音机中除了強放管外，其余各管耗电都很省，因此，有可能用瓦数小的廉价电阻 R_{12} 來代替滤波用低頻扼制圈，減低了成本。

(本刊根据熊希榮供給資料編寫)

修理电池式收音机經驗雜談

毛培生

初修直流收音机的人，缺乏經驗，很容易燒坏电子管，甚至燒掉了还不知道是怎样燒的。下面我們拉雜的介紹一些修理經驗。

1. 測試收音机故障时，有时須用手指或小螺旋刀触碰电子管的屏極或柵極，听喇叭發出“咯咯”声的大，小來判断故障在那一級。但是这种方法对电池式收音机是不方便和不安全的。因为电池式收音机里的零件裝得很緊，电子管底座的灯絲和屏極接脚靠得很近，尤其在花生式电子管，这两極距离更近，只要螺旋刀碰触时一不注意，把屏極和絲極短路，立刻有把电子管燒燬的危險。所以應該自制一根測試棒來代替螺旋刀。制法是用一根

8 公分長的粗銅絲或鐵絲，一端用鉗刀鋸尖，把尖用膠布包起來，只留尖端露出在外面，就成为一根測試棒了（圖 1）。

2. 檢查时，为了安全应先用电表（歐姆表）測試一下电源接線，看看接線有沒有松脫、相碰或接錯等毛病。可先把灯絲开关閉合，用电表的兩根試棒碰电源插头的兩只灯絲腳（即 $A+$, $A-$ ），电表指針應該轉到零值或稍有一点电阻，見圖 2。如果电表指針不动，那末灯絲迴路里就有毛病了，可能是灯絲开关接触不好，电源線斷了，或者电子管燒坏了。如果灯絲迴路是通的，然后再把电表的一根試棒接插头的 $A+$ 或机壳，另一根試棒改接插头的 $B+$ 。机內高压和地間接有大容量的滤波电容器的，这时电表指針應該擺動一下就

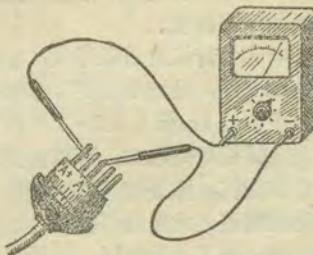


圖 1

还原，見圖 3。如指針偏轉后不再落下，或落下不多，表示高压和机壳間漏电，可以把这个滤波电容器剪去一端再試，这时电表指針應該不动或動得極小。如果指針仍旧偏轉不再落下，那么可能是高压線上的旁路电容器损坏或高压和机壳相碰。

从检查电源線中所發現的故障，應該先把它修好，再接通电源。



圖 1

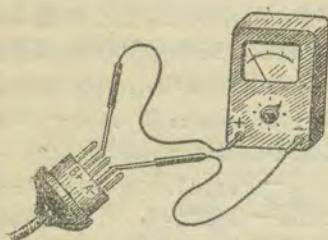


圖 3 电表指针摆动一下

3. 在测量屏压等高压时，电表正極棒最好也和1項一样，包上膠布或套上橡皮管；拆卸零件接綫等，必須拔掉电源插头，滤波电容器兩端要放过电，这都是避免燒电子管的安全措施。

4. 电池收音机的故障，有些可能是由於电源所引起的，應該測量一下甲、乙电池組的电压是否正常，因为干电池供給的电能隨着使用时日的增长而逐漸減少，有时乙电池組內部短路，开路或焊接不牢等，都会引起收音机收听不正常。

测量甲、乙电池組的电压时，必須加上負荷。因为电池使用日久，內阻变大，有时兩端电压正常，但接上机器就立刻下降，或使用不久就下降。所以兩端电压不能表示正常輸出电压的数值。如甲、乙电池加上負荷（接到机器上）后甲电池由1.3伏降到1.1伏；乙电池由80伏降到60伏，就必须更換新电池，然后再進行收音机故障的檢查。

5. 电池收音机的灯絲开关，容易發生接触不良，或接触点不干淨等毛病。当甲电池較新（1.3—1.5伏）时，在光線較暗的地方，可以看到电子管灯絲微紅，像香烟头似的顏色，如果亮度暗淡，大多是灯絲开关接触点不干淨，有了接触电阻，降低了灯

絲电压，使灯絲电子放射不足，收音机声輕或甚至完全沒有声音。这个接触电阻很小，一般欧姆表不容易測量出來。假如是單独使用的灯絲开关，可以在开关扳縫里滴入少許汽油，再把开关扳鉗扳动數次，可以把污垢去掉。如果开关是連在电位器上的，必須小心地先把它们拆开，再向开关上的小洞里注入干淨汽油，仍旧和电位器裝好。髒汽油浸入电位器，会把电位器损坏的。

6. 有些电池式收音机里裝有高压滤波电糊电容器，而且質量很差，漏电电阻会小到2万歐以下，对乙电池的損耗很大；有的电糊干枯，影响音質或發生“扑扑”声，遇到这种情况必須更換新品。如果一时沒有現貨，也可以用0.05—0.1微法的电容器代替，效果並不太低。

7. 在潮湿地区，輸出变压器常易断綫，应当注意防潮。变压器断了綫，要拆下來繞很費时间，应急的办法，是临时改用电阻电容交連。

8. 在檢查时，先把电位器旋到音量最大位置，用手指或自制試棒碰几下电位器动臂的接綫柱（圖4），照第一項說明听喇叭的声音來判断故障在那一級。因为电位器动臂接低放管柵極，最为灵敏，比先查綫路再去逐級檢查要快得多。例如用手指碰电位器动臂时，喇叭沒有声音，可能是低放級电子管接触不好，或是輸出变压器断綫；如果喇叭發出的“喀喀”声很小，可能是低放級屏極电阻或帘柵極电阻值变大，須用电表測量。如喇叭發出的“喀喀”声很大，或有“巨巨”叫声，就證明故障在前面的中放或变頻級。又如試棒碰电位器动臂有叫声，

碰接中频綫圈一端的接綫柱沒有声音，就是电位器的故障。

9. 中放級只要中频綫圈不断綫，用試棒碰中放管柵極，喇叭一定能傳出“喀喀”声，而且碰第一級中放管柵極要比碰第二級中放管柵極响得多。有时喇叭声輕的原因是中频綫圈的多股編織綫断了几根，使得中放級灵敏度降低，这个毛病可用电表量各中频綫圈的电阻值是否相等，如某一綫圈的电阻比其它的高，那末就是这个綫圈有了故障。多股編織綫一般多断在鉤接头附近，可拆下來仔細檢查，把断鉤好。

10. 有些收音机，特別是老式收音机，收听廣播时信号正常，而在短波段，必須把調諧电容器旋出到某一点才有信号，这是短波段部分不起振盪，原因是变頻管衰老或振盪回授量不够。增加回授量的方法是重繞短波段回授綫圈。若回授綫圈是和振盪綫圈疊繞的，那末把回授綫圈增加兩、三圈。如回授綫圈是和振盪綫圈分開繞的，那末把回授綫圈拆掉，在振盪綫圈的接地一端包兩層薄紙，再在紙上用稍粗漆包綫，照原方向繞上去，圈数可和振盪綫圈相同，或多兩、三圈，繞好后用臘封好。这里應該注意的是綫圈接綫不要搞錯，能够記住原來的接法最好，否則可參照圖5，即振盪綫圈接地一端和回授綫圈振盪屏一端是同在一个方向。

11. 另外，廣播段振盪和回授綫圈都是蜂房式繞法的，無法重繞。如果回授綫圈斷綫，可以把原來的振盪綫圈不用，而緊貼着它，用0.16公厘漆包綫同方法繞40圈，繞好后用臘

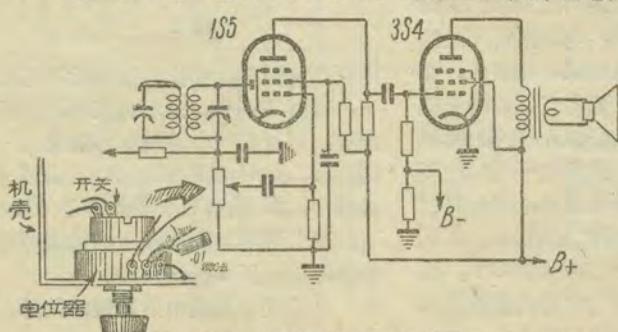
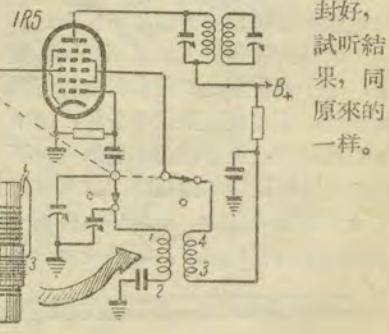


圖 4 用手指或試棒碰电位器动臂的接綫柱

簡單的4灯外差式交流收音机

朱恒模

我們為了收聽北京的聲音，利用業余時間，花了70元代價，自己安裝了一部簡單的外差式收音機。裝好後用一根一公尺長的垂線接到天線上試聽，在福州市除能够清楚地聽到北京電台的廣播外，也聽到了浙江、江西、廣東和一些外國電台的廣播，聲音雖比不上用6V6管那末響，但在一間房間里收聽時，大家都聽得很清楚，滿足了我們的願望。

這架收音機的線路不算複雜（圖1），和一般5燈機差不多，只用4只電子管：6SA7混頻；6B8中放和第二檢波兼自動音量控制；6H8C（6SN7）第一低放和強放，整流管因全機所需屏流很小，我們用½ 6SN7（另半只已燒壞），讀者可用6X5管比較安全。

圖中電源變壓器 T_4 的高壓是利用初級線圈直接把市電电源整流得來，因此機殼帶電，雙連電容器 C_1, C_2 、音量控制器 R_6 和長、短波波段開關的旋鈕螺絲，不能用手碰觸，最好在裝好後用火漆把它们封起來，以免一不小心就觸電。

全機裝在 $21.5 \times 12 \times 4$ 公分的金屬底板上，零件排列位置見圖2、圖3。由於底板小，底板下零件排得很擠。圖3中的永磁喇叭（裝在木箱里，照片上未能照出）靠近 T_4 ，容易漏磁，減弱喇叭的磁性，可把圖2中 T_4 和整流管的位置對掉一下。

圖2中 T_4 和 T_3 中間的一個小圓筒形燈座，是喇叭接線插座，喇叭接線接到一個壞了的小指示燈腳上，再把它擰入插座，需要把收音機從木箱里取出時，就不必

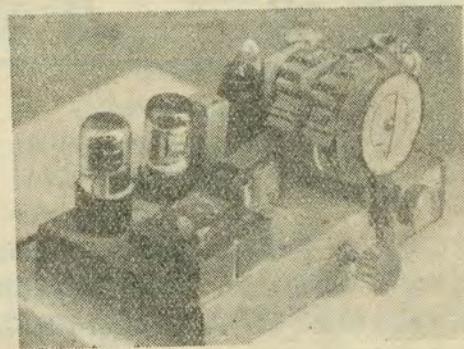


圖 2

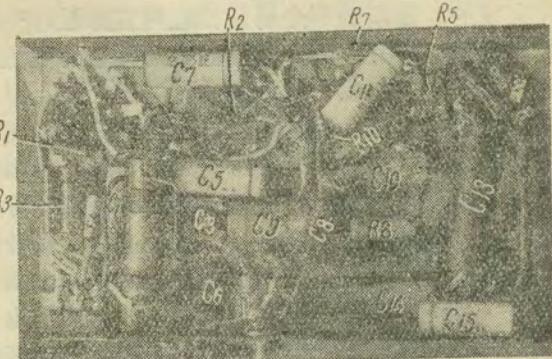


圖 3

从木箱上拆下喇叭。

這架機器由於機殼帶電，所以在使用時不能接地線。

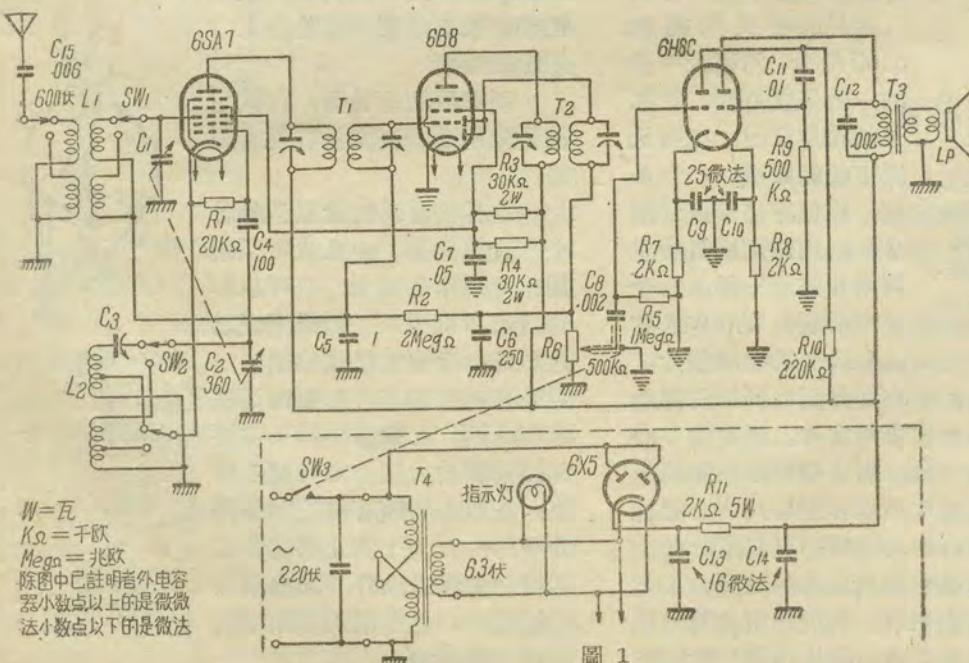


圖1— L_1, L_2 6SA7用長短波天地線圈和振盪線圈； SW_1, SW_2 —兩波段三刀雙擲開關； T_1, T_2 —465千週中頻變壓器； T_3 —6V6用輸出變壓器； T_4 —220/6.3伏，20瓦電源變壓器； Lp —125公厘永磁喇叭。

圖 1

用留声机唱头改制成电容式电唱头

周 賦 紅

这里介绍的一种电容式拾音器，不像市上出售的那种拾音器要用磁铁、线圈或晶体，因此不容易损坏而且构造简单，人人可以动手改制。

这种拾音器是利用电容器的充电、放电原理来完成的。用两圆形金属片相对对立靠近，一片较厚的做固定片，另一片较轻容易振动的做振动片，这样，就组成一只固定电容器了。使用时，在两金属片上接通直流高压，使电容器充电。在振动片的中心接有一根联通唱针的活舌杆，当唱针在唱片纹路里划过时，就带动活舌杆使振动片随唱片纹路的变化而急速振动。因此，两金属片间的距离改变，使积储在两金属片上的电荷随着电容量（片间距离）的变化而增减，相当于有电流从电容器流进流出，这种充电和放电电流就在串联电阻 R_1 （图1）两端产生相应的音频电压。

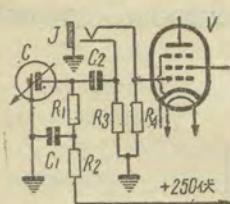


圖 1 C—电容式电唱头；
J—话筒插口；V—电子管；
 C_1 —0.1 微法固定电容器；
 C_2 —0.01 微法固定电容器。
 R_1, R_4 —3兆欧炭质电阻； R_2
—250千欧炭质电阻； R_3
—500千欧炭质电阻。

制作前先找一只坏了膜片的留声机唱头（常见的唱头内径约5.65公分，内径大一些的，效果更好），把坏了的膜片取出，在唱头圆框的侧面鑽一个小洞，以便穿出接线（图2）。向修理唱机店里买两片完全一样（一个模型冲制）的直径约5.5公分的金属膜片。

一片不用加工，直接把中心部分固定到活舌杆的振动片上（图3），另一片作固定片。固定片中心部分和振动片相对的一面，要小心而准确地压下一个凹进部分，使固定片不致和振动片中心螺丝相碰。这个凹进部分制作比较难，可以鑽一个小洞代替，但缺点是灰尘容易飞进去。这部分工作要小心正确，勿使膜片变形。然后在两片背后边缘各接一根引出线。为了防止两片相碰短路，在

两片相对的一面塗一层极薄的凡立水；又为了避免固定片共振，引起失真，固定片背后可塗一层厚厚的磁漆或石臘，來增加它的重量。

待磁漆干后，就可進行装配。先把振动片和活舌杆校准裝固，放在唱头圆框里面，它的接线就夾在橡皮垫圈間从圆框侧面的小洞穿出，振动片后面放一張用極薄的臘紙或絕緣紙做成的垫圈，这層垫圈的厚度就等於兩金屬片間的距离，所以垫圈愈薄，灵敏度愈高。但要注意垫圈也不能过薄，大致以0.2—0.4公厘比較合適，否則兩金屬片容易相碰短路。然后再放入固定片（固定片不要和圆框相碰），它的接线也从圆框侧面的小洞引出。最后，把带有橡皮垫圈的后盖合上，用螺丝旋緊。

制成后的拾音器，在試用前要先用欧姆表測量有沒有短路。

这种拾音器的优点是雜音小，音質优美。而且也可以兩用：可以作电唱头；也可以作普通留声机唱头。如果兩金屬片短路，对擴音机也無損害。但是它也有缺点：1.要接高压直流电源；2.輸出小，一定要加接前置放大級或参考圖1綫路，在原有的擴音机上加接部分零件；3.为了防止其它各式话筒（炭粒式除外）和电唱头插错起见，这个唱头要用不同的插头和插口。

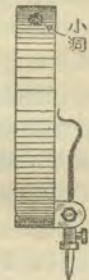


圖 2 去掉了前罩和后盖的留声机唱头，在圆框的侧面打一个小洞。

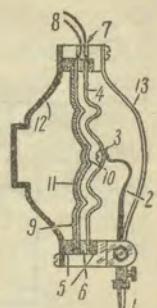


圖 3 改装后的唱头：
1—唱针；2—活舌杆；3—振动片中心固定螺丝；4—振动片；5—橡皮垫圈；6—薄絕緣紙垫圈；7—圆框侧面小洞；8—引出接线；9—固定片；10—固定片按下的凹进部分；11—磁漆或石臘；12—后盖；13—前罩。

倍压检波器

苏联无线电杂志本年第二期上刊登了一篇關於提高收音机检波级灵敏度的文章，原作者将倍压整流的原理应用到检波器上，叫做“倍压检波器”。倍压整流可以使输出的单向脉动电压等於交流电源电压的兩倍，倍压检波也可以使输出的单向音频脉动电压等於交流电源电压的兩倍。

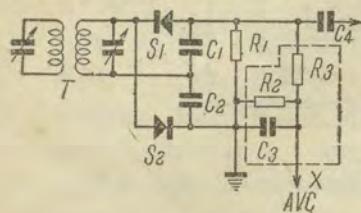


圖 1

原作者的倍压检波器设计是用两个半导体担任的，不但价廉，同时灵敏度也高。如图1中，T为中频变压器，S₁，S₂为半导体。

体。中频信号经相互串联的S₁，S₂检波作用而在电阻R₁两端得出两倍的音频电压，经电容器C₄而输送到下级低放管的栅极，这样无形中增加了低放管栅极的推动电压，使收音机放出更大的音量。图中虚线内的R₂，R₃和C₃系AVC（自动音量控制）装置。从X点可以得到随信号大小而变化的稳定直流负压。将X点接到前面中放管和交频管的栅极回路中完成AVC的工作。

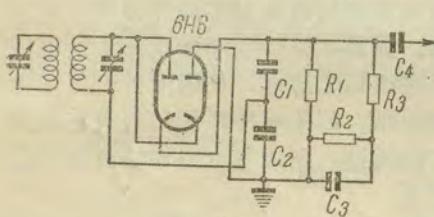


圖 2

我国有一些旧式外差收音机的第二检波由6H6管单独担任的，也可以改成

倍压检波(图2)。矿石收音机也可应用这个道理改装成倍压检波形式，只需增加C₁，C₂两电容器和一块矿石便可(R₁，R₂，R₃和C₃，C₄不要，用听筒代替R₁，T就是调谐线圈)。

这类检波器C₁，C₂的电容量不可太大，否则输出的直流成份增加，交流成份相应减少，减低了音量并引起失真。(刘廷倬编译)

能带喇叭的矿石收音机

一提起矿石收音机，就立刻会使人联想到耳机。但这里提出的全波检波式矿石收音机却不然，它能够带动一只8寸的簧舌喇叭。线路见图1。

图中采用抽头线圈，使它的品质因数(Q值)尽可能的提高，得到最大的音量。而且，选择性也好。在这一点上，线圈管的直径和绕成后线圈的长度关系很重要，请大家用实验的方法找出最好的方案。天线线圈每10圈抽头，用分线端接换。为了避免次级线圈接了喇叭后，它的Q值降低，发出的声音减轻，所以它的负荷从抽头上接出。抽头位置在接地端上面大约等於全部线圈圈数1/3的地方。由於所接喇叭不同，制作时可以在这附近凑试一下，找到声音最响的一点。线圈绕法见图2。矿石用普通的就可以了。

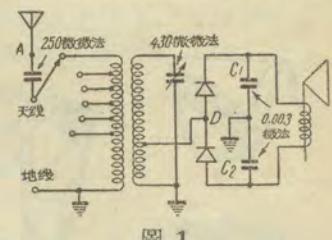


圖 1

如果使用电灯线代替天线(在电线上包一层香烟锡纸，再在上面用绝缘铜线绕若干圈，一端空着不接，一端接到图1中A点)，再用一根铜线接到自来水管上当地线，那末，

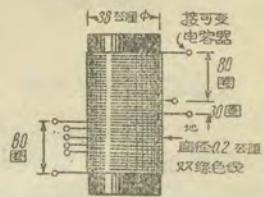


圖 2

在一般的房间里，可以清楚地听到本地电台的广播。(葛运凌根据日本“电波科学”1954年10月号改编)


把听筒的声音放大些的办法

现在我们来谈谈几种把听筒当作“扬声器”用的简单方法。但首先要说明，这些方法只有在收音情况良好，也就是听筒发出的声音相当大的时候才有效。

其中，最简单的方法是，把听筒的孔眼向下，斜放在茶杯或细高的罐头盒子的底部(图1)。另外，把听筒安在墙角或装置在没盖的小箱内(图2)，也可获得同样的成绩。如果用硬纸或纸质好的厚纸做成喇叭筒，安在听筒的孔眼上(图3)，则更可得到满意的效果。喇叭筒的高度约50—60公厘，它的小口要紧密地安装在听筒的小孔上，但不要和听筒的振动膜接触。此外，为了不使这个“扩音器”垂直放置时，声音向上“逃跑”起见，喇叭口必须剪成斜形。

用上面的方法做喇叭时，最好做一个固定装置。这种装置如圖4所示。它是一个按照听筒的大小做成的小箱，在小箱的上面留一孔眼。喇叭筒就装在这个孔眼上，听筒就放在孔眼下面，用一彈簧片、橡皮或毛毡垫紧紧地頂緊在小箱的頂盖上。

为什么用上面这些方法可以使听筒的声音增大呢？

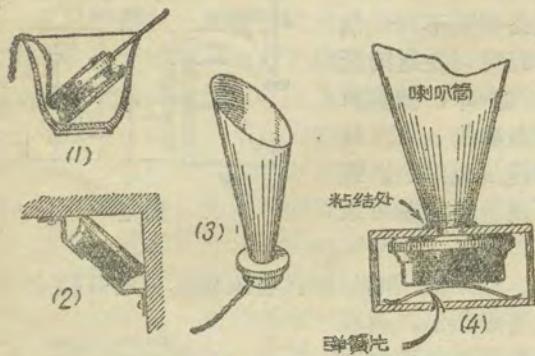

大家想一想留声机（唱机）唱头的構造原理就会明白。听筒的振动膜是不大的，因此，它对空气的振动也很小。採用上面的裝置后，就可以把振动膜的振动力傳給这些裝置。这样，对空气的振动范围就大大地增加了。


（孙彦昕譯自（苏联）“少年無綫电爱好者”59頁）

收音机和擴音机的联合使用

呂 鐘 鄉

許多小型擴音机都沒有無綫电收音部分，要另备收音机才能收听和轉播無綫电广播。为了使用上的便利，可以裝一只如附圖所示的收音机和擴音机联合使用的控制器。

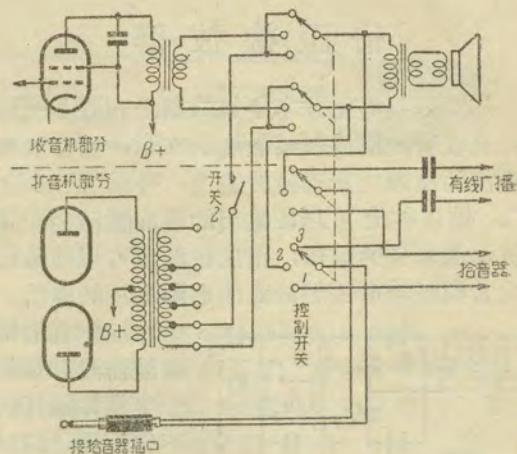控制开关可用收音机波段選擇用的四刀三擲开关代替。在播放唱片时，把收音机关掉，控制开关旋到唱片位置1，收音机喇叭当作擴音机的监听喇叭。旋到收音和作無綫电轉播位置2时，喇叭仍接回到收音机上，收音机輸出从喇叭音圈的兩端輸入擴音机的拾音器輸入回路而把它放大。如果要轉播有綫广播，只要把控制开关旋到3，有綫广播綫路就接到擴音机拾音器輸入回路。这时，收音机喇叭也作监听。




当擴音机在用話筒講話时，可以用开关2把监听喇叭关掉。这个控制器的接綫也要用金屬隔離綫，避免因回授而引起叫噓。

用日光灯起动器作避雷器

談 志 中

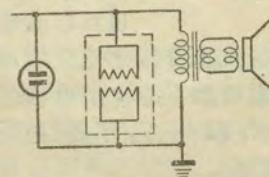日光灯起动器（司帶脫）里有一种充有氖气的小玻泡，里面还裝有两个电極，其中一極是採用膨脹系数較大的合金片。这种合金片在温度高的时候，可以由原來的弯曲状态向外伸展，和另一極相碰短路。如果在氖管的兩極上接用的电压高，氖气就会發出輝光導電，使温度升高，兩电極就自動接通短路。如果电压降低，氖气停止導電，电流就不能通过，所以它可以代替真空避雷器使用。



用日光灯的氖管作有綫廣播喇叭的避雷器很合適。首先是它的价格低廉，購買方便，第2，它的放电电压較低，比真空避雷器还要灵敏。我們試驗的結果，电压在150伏时，就能導电，接近短路。因此它可以保护喇叭。第3，由於外加电压降低时，它又可以自动复原开路，管理方便。第4，在雷雨季節，廣播綫上常常積聚着大量靜电电荷，当靜电电压超过150 伏时，氖管放电，產生輝光，所以也有可能預測在一定時間內將有雷雨的現象。

但是，这种氖管的体積小，導电的面積也小，所以它不能通过很高的电压和大的电流，在

应用时，最好和简单的锯齿形避雷器结合使用就更妥当（见图）。

热偶电流表中热偶的配制

吴 煜 昌

热偶表由于使用不当，很容易烧坏。烧坏后可以自己配制。

材料：热丝 R （电炉用的电阻丝）两小段，冷丝（康铜）一小段；点焊器一具。用作发热体 R 的热丝直径，根据需要测量的电流范围而定；用作热偶的热丝和冷丝 A, B 直径用 0.12—0.18 公厘的比较容易焊，同时也不容易断（图 1）。

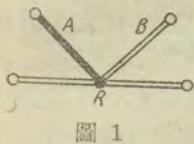


图 1

先把热丝 R 照图 2 串联在已知电压的交流电源里，调整 R_1 使 R 发出暗红，记下电流表 A 的读数再打一个九折，就是它的安全电流值。

把做热偶的热丝和冷丝的一端放在图 3 中 A, B 两电极间，按下 K, A, B 间产生高热，发生火花，热偶就焊在一起了。然后再把热丝和焊好的热偶接点用同样方法焊牢，就可以装到原有的电流表上应用了。

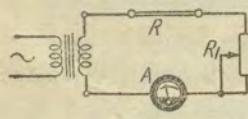


图 2

K, A, B 间产生高热，发生火花，热偶就焊在一起了。然后再把热丝和焊好的热偶接点用同样方法焊牢，就可以装到原有的电流表上应用了。

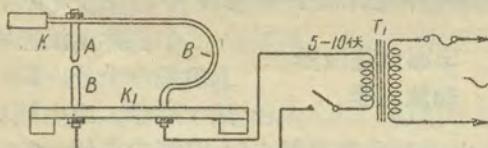


图 3 T —低压大电流变压器； A, B —6 公厘直径紫铜棒或炭精棒； B —黄铜弹簧条； K —胶木把手； K_1 —胶木板。

这种自制的热偶，虽没有原来的好，但也可以应用。

当心晶体式话筒和唱头受潮

田 寿 宇

晶体制成的电声器材很多，常见的有晶体话

筒和晶体电唱头。这种晶体一般都是用酒石酸钾制成，它是一种白色半透明的“结晶水化物”。

“结晶水化物”会在空气中吸收水份，逐渐潮解，因此，酒石酸钾在霉雨季节或潮湿重的环境里，也不免受潮发生潮解，压电效应变劣，输出电能降低，于是扩音机发出的声音就很轻。

受潮后的晶体式话筒或电唱头，可以把它放在密闭的容器里，如饼干罐、小酒甕、小罐子等都适用。在容器的底部用纸包一斤生石灰，因为生石灰的吸水性很强，将容器的盖子紧密后，只要三、四天的功夫，晶体基本上已恢复原状，接上扩音机试用，发音清晰响亮。

如果晶体受潮得太厉害，甚至已经爛得像浆糊了，那就无法复原，只好调换一块。

另外，这种晶体的熔点很低，大约在摄氏六十三度左右就熔化。因此，用加热的办法来驱除吸收的水份是不适宜的。

烙铁头氧化层的处理

杨 光 正

修理无线电元件时，免不了要焊接零件。在焊接过程中，有时烙铁头溶锡困难，也不附锡，原因是用紫铜做成的烙铁头加热后，会很快的和空气中的氧化合而在表面上产生一层黑色的氧化铜，氧化铜导热性既不及紫铜好，而且和锡的黏和力又很小的缘故。

防止烙铁头氧化的最好办法是在未被氧化前，先把油垢等污物去净后上一层锡，由于紫铜和锡的黏和力大，这层锡不易脱掉，就保护了烙铁头不易氧化。

万一烙铁头已被氧化，仅靠锉刀把氧化层锉掉，虽然也可解决问题，但日子一多，烙铁头愈短，以致不能再用。

这里介绍两种消除氧化层的方法：

1. 在容器内放一点白糖，把烙铁头插入白糖内加热到摄氏 600—800 度（可用酒精灯加热）。

2. 预备一点酒精，把烧至灼热的烙铁头插入酒精内。

这两种处理方法，对烙铁头毫无损伤。



半導體及其應用

王 守 武

半導體是一種包羅很廣的材料。這種材料長期間沒有受到人們的重視。對它的系統的研究還只有二三十年的歷史，但是在今天，它已經成為最受到普遍重視的新科學技術之一。在介紹它在國民經濟和國防各部門中所起的作用之前，讓我們先談一下什麼是半導體。

我們都知道在常用的電工材料中，就它們的傳電性能而言可分導體和絕緣體兩種。導體是很會傳電的東西，我們利用它來把電傳到需要的地方去。絕緣體是不會傳電的東西，我們利用它來防止電傳到不需要的地方去。在導體和絕緣體以外，我們還有許多的材料，它們的傳電能力是在導體和絕緣體之間，這些材料就統稱為半導體。半導體既不能被用來做導電的電線，也不能被用作隔離電的材料，這是它所以長期沒有被人重視的主要原因。

1. 半導體的特點

大家都知道任何固體中都包含着大量的電子。如果這些電子都能自由地在固體中跑來跑去，那末這固體就是導體。如果這些電子都被束縛在相當的原子附近，那末這固體就是絕緣體。半導體中的電子基本上也是束縛住的，但是這些電子束縛在原子附近的牢固程度却比絕緣體中的電子弱得多。因此，在室溫下，這些電子中的一部分就被原子的熱振動激發成為自由電子，這就使半導體得到了一定的傳電能力。半導體中束縛電子很容易被釋放成為自由電子的事實使半導體的電導率（傳電能力）強烈地受到它四週環境的影響。如果把半導體的溫度昇高幾度，或把光線照在半導體上，都能使它的電導率增加幾倍乃至幾十倍。半導體的電導率也還強烈地受半導體內部

所含雜質的影響。例如我們在半導體材料鎢中加入少量的雜質原子錫，由於每個鎢原子的最外層有四個電子，而錫原子的最外層是五個電子，因此每當一個鎢原子被雜質錫原子所替代的時候，在附近就多出了一個電子，這個電子往往是作為一個自由電子在鎢塊的內部出現。這也就是說鎢中每加入一個雜質原子錫就能多出一個自由電子，這樣我們就很容易利用摻入雜質原子錫的多少來控制鎢的電導率的大小。

另外，當半導體中原先束縛在某個原子附近的電子被釋放成為自由電子的時候，這原子附近就缺了一個電子而出現一個空位。這時，束縛在鄰近的原子附近的電子就很容易跑過來填充這個空位而使這空位好像移到了鄰近原子的附近。這空位在半導體中的移動就好像一個帶正電荷的粒子的運動。我們稱這空位為“空穴”。半導體的傳電也可能靠空穴的運動來達到。如果半導體是完全純淨的，那末它內部自由電子的數目應該正好等於空穴的數目；但是如果在半導體中摻入了不同的雜質原子，就可以使它的傳電主要是依靠自由電子或空穴。主要靠電子傳電的半導體稱為電子型半導體或N型半導體；主要靠空穴傳電的半導體稱為空穴型半導體或P型半導體。在一塊半導體的兩邊摻入不同的雜質而使它的一邊成P型半導體而另一邊成N型半導體，這樣的結構稱為P-N結。P-N結是半導體電子學器件中的主要結構。

2. 半導體整流器 和放大器

半導體整流器實際上就是一個P-N結，如圖1所示。當電流從左(P)方向右(N)方流過去時，P型半導體中的空穴和N型半導體中電子都流向P-N結的交界面。這

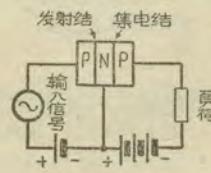


圖 2

種情況下的電阻很小，因此所加電壓的方向稱為正方向。如果把外加電壓的方向倒過來，則空穴和電子流動的方向也倒過來，在P-N結的交界面附近就產生了一層缺乏自由電子和空穴的半導體，因而也就產生一層高電阻的阻擋層。這時所加電壓的方向就稱為反方向。如果把這樣的P-N結串聯在交流電路中，它可以使通過的電流只能往一定方向流（也就成為直流），也就是起了整流的作用。新型的

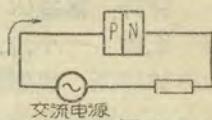


圖 1

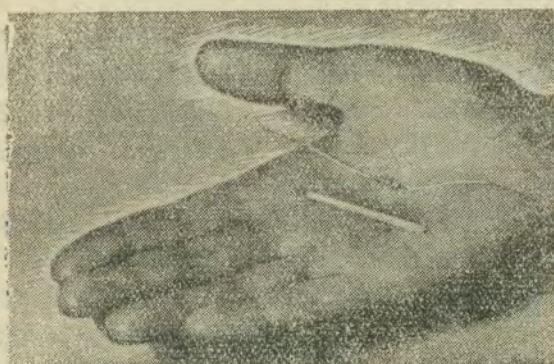


圖 3 半導體的體積極小。圖中是一只半導體電子管和一根火柴梗體積大小的比較。

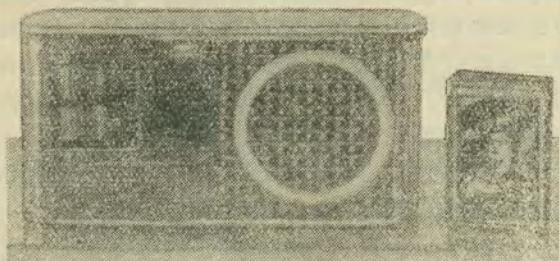


圖 4 用半導體電子管做成的收音機，重量和體積都極小巧，可以放在上衣的口袋里。圖中左面是半導體收音機，右面是火柴盒。

鋸整流器的構造很簡單，體積和重量都很小，效率也很高。几十瓦的整流設備如果用电动直流發电机的話，它的體積將佔據半个房間，但是如果用新型的鋸整流器，則它的大小只有一個書包那樣大。因此，目前鋸整流器已經開始在電化工業和牽引機械中廣泛地使用，它也可能用作交流發电机上的勵磁設備。

半導體放大器是由兩個P-N結相反地串聯在一起構成的。其中一個結稱為發射結，另一個稱為集電結。使用的時候，發射結上加上一個小的正向電壓，集電結上加上一個大的反向電壓。輸入信號接在發射結的回路內（圖2）。由輸入信號所引起的電流的變化會依賴空穴的擴散作用流到集電結的回路裡來。因為集電結的回路中有大的反向電壓和高的負荷阻抗，我們在負荷阻抗上就可以得到電壓和功率的放大。

半導體放大器可以代替一般普通的電子管，它有許多特殊的優點：構造簡單堅固，不怕振動，體積小，重量輕，用電省，壽命長（圖3）。一個鋸放大器只有一粒黃豆那麼大。用鋸放大器所做成的收音機可以很容易的放在口袋裡（圖4），

它所用的電要比普通電子管做的收音機小几百倍。利用半導體放大器還可能做成極為輕便的通信設備和非常小巧的自動控制設備等。這些設備在國防技術上都佔有極重要的地位。複雜的電子計算機用了半導體做成的放大器後，體積和重量就可以大大地縮減。這不但有利於電子計算機本身的發展，而且使複雜的電子計算機得以更廣泛地應用。

3. 半導體熱敏電阻和光敏電阻

半導體熱敏電阻是利用半導體的電阻隨溫度而改變的現象而製成的元件。它的靈敏度很高，往往可以探測到1%度以下的溫度變化。由於它的體積可以做得很小，我們常利用它來測量小範圍內或迅速變化的溫度。熱敏電阻也用在電工、電信和自動化機械中作為自動調節和控制的元件。

半導體光敏電阻是利用半導體的電阻受光線照射而改變它的阻值的現象而製成的元件。它不僅可以做得靈敏度很高，而且用各種半導體材料可以做成對各種不同波長的光線（包括眼睛看不見的X光，紫外光，紅外光等）很靈敏的光敏電阻。也就是說，利用光敏電阻我們可以探測到眼睛看不見的各種光線，而且還能夠測量它們的強度。軍事上常利用紅外光來通信，而半導體的光敏電阻在這裡就可以作為紅外光的探測器件。此外，光敏電阻也可以用作各種機械自動化的元件和測量或控制高溫儀器中的元件。

4. 利用半導體發電

把一塊半導體的一端加熱，另一端保持冷卻；這時如果我們把半導體的兩端用電線接通，電線裡就會有電流。這是最簡單的半導体温差發

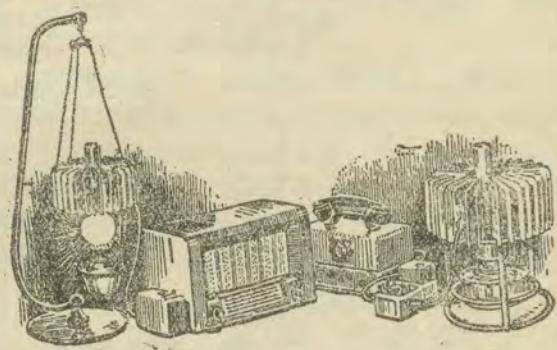


圖 5 用煤油燈裝配的溫差發電機。圖中左面的溫差發電機可以供給收音機使用，右面的輸出功率較大，可以供集體農莊的無線電站使用。

电器（圖5）。利用这个原理做成的半導体温差發電器不僅構造非常簡單，而且維護也很簡單。它沒有轉動的机件，不需要經常的檢查和加油等工作。苏联已經大規模生產半導体温差發電器，作为通信用的和無綫收音机上用的小功率电源。目前存在的問題是效率还不够高（只有10%）。要利用半導体温差發電器來作大規模的發电站还有待於進一步的研究。

当光綫照到半導体的P-N結上时，P-N結的兩邊就会發出电來，这就是半導体的光电池。一般的半導体光电池可以用來作测量光强和自動控制的元件。新發展的硅光电池，由於它把光能轉变为电能的效率大为提高，可以作成日光电池（太陽电池）；直接利用太陽光發電，效率可达11%。目前在美國已被用作長途電話增音站中的小功率电源，其中存在的主要問題是硅日光电池的成本太高，还不能大量使用。

5. 發展半導体科學技術中的一些問題

上面簡單地叙述了半導体的各种用途，也說明了發展半導体科学技術的重要性，但是發展半導体科学技術並不是一件輕而易舉的事，因此下面想扼要地提一下其中存在的主要問題：（一）我們需要有超純的半導体材料。在做半導体整流器和放大器时所用的

原材料，其純度要求达到99.9999%以上。这样高的純度一般是不能用化学方法得到的，因此我們需要研究用特殊方法去得到这样超純的半導体材料。（二）半導体器件往往是十分精密的器件。在半導体放大器里，除去外壳、支架和接綫等外，实在的半導体只有一平方公厘大，半公厘厚。在这样小的半導体上要接出三根接綫，同时半導体本身还要分成P-N-P三層，这里面的尺寸往往要准确到 $\frac{1}{100}$ 公厘的数量級。这些要求都說明發展半導体技術需要有精密的工藝。（三）半導体器件的制造还需要对雜質有嚴格的控制，在各处都要求有一定的雜質分佈。在制造半導体放大器时，特別要注意半導体表面的处理，往往由於表面处理不当而使產品报废。因此，研究如何控制雜質和处理表面是發展半導体科学技術中的关键問題。（四）为了得到更好的半導体器件，我們需要了解半導体的各种基本性質。因此，对半導体基本性質的研究是發展半導体科学技術的重要方面之一。

目前半導体科学技術虽然已經獲得了重大的实际成就，但是还有許多今天看來具有重大意義的可能性尚有待於進一步的探索和研究，在这些探索性的工作中，我們也將提出更多的关键性問題需要更深入的研究。

勘 誤					
期數	頁數	行	誤	正	
1	27	圖1	波 長 傳播速度（公尺/秒）	傳播速度（公尺/秒） 波 長	
2	15	圖4		6SK7, 6SA7 灯絲接法應改正為2、7腳	
3	16	表中			
		國產品名稱	6AJ5	6AG5	
3	16	表末項	354	354	
4	13	左17	氯化銨和黑色的……为止，	到氯化銨离开用紙和綫扎成的电池陽極（二氧化錳，炭粉和炭棒）而溶解在水內为止，	
4	14	右倒11	如还没有	如有	
4	15	左8	輸出	輸入	
4	24	左倒7	亞氧化銅	氧化亞銅	
4	24	右7	公分	公厘	
4	24	右倒15	公分	公厘	
5	20	右2項起公式中电压应用141來算			
5	26	左倒10	$a=0$	$a=1$	
5	26	右倒3	1001	1101	
6	9	上圖2	地綫接6SA7 G ₄	地綫改接G ₅	
				無 繩 电	

擴音機末級的阻抗匹配

羽

目前擴音機使用的數量很多，由於用途不同，選用的擴音機，它的輸出功率大小也就不會一樣。但不管功率大小，擴音機的末級輸出差不多總是用輸出變壓器送到喇叭上，喇叭的大小和輸出功率在設計製造擴音機時是保持了一定關係的。使用時若喇叭用的不合適，往往會引起末級電子管屏極發紅，有時也會燒壞喇叭。為了使使用擴音機的同志們對這問題有個概念，下面就作一些簡單的解釋。

一、擴音機的末級放大是怎樣考慮的

在設計製造擴音機的時候，總是根據使用者要求的輸出功率，選用適當的電子管和適當的電路。電子管可以用三極的也可以用五極的或束射式的，一般比較大的擴音機，比如說几百瓦的擴音機往往用三極管，而比較小的擴音機就多用五極管或束射式電子管。

在電路的選擇上功率較小的（例如10瓦以下的）可以用單只電子管，也可以用兩只電子管並聯（圖1）。功率輸出大的擴音機，往往用推挽式放大（圖2）。圖1、圖2的電路中如所用的電子管程式相同，那末，推挽式放大比用一只電子管或兩只電子管作並聯放大時，在輸出功率上都要大。

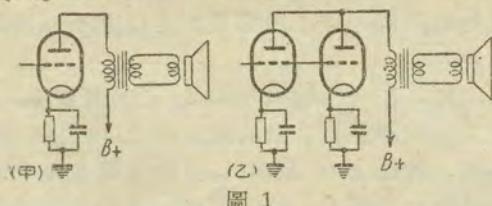


圖 1

除去選擇適宜的電路形式外，還要考慮從推動級（就是末級以前的一級）送到末級放大級柵極上的音頻電壓和柵偏電壓的大小，這樣放大級的放大形式又可以分為甲₁類放大和甲乙₁類放大等等。

不管用的是哪種電路，也不管用的是哪種放大形式，在放大級的屏極電路里應接上多大的負荷電阻，決定於放大級的電路、選用的電子管程式和放大的種類。負荷電阻太大或太小都不能使

輸出功率達到最大。

二、輸出變壓器和負荷電阻有什麼關係？

擴音機上功率放大級的輸出必須接在喇叭上，使電功率變成機械

能，再由機械能鼓動喇叭口周圍的空氣才能聽到聲音，達到擴音的目的。但是一般電子管功率放大級的負荷電阻往往需要上千歐，而配接的喇叭音圈阻抗僅有幾歐或十几歐，若把喇叭直接接在電子管的屏回路里，由於喇叭音圈的阻抗和放大級輸出最大時所需要的負荷電阻數值相差懸殊，喇叭里一定放不出多大聲音來，必須另設法經過一種簡單的設備，通過這種設備接好喇叭以後，在功率放大電子管的屏回路上剛好有使輸出達到最大值的電阻。這

種簡單的設備不是別的，就是輸出變壓器。

輸出變壓器為什麼能把喇叭音圈很低的阻抗變成很高的阻抗呢？這就不能不談談變壓器的基本道理了。

一般作輸出用的變壓器都用比較大的鐵心，在鐵心上繞上兩個線圈，一個圈數多的叫初級圈，一個圈數少並且帶有幾個抽頭的叫次級圈。初級圈接在放大級電子管的屏回路里，喇叭就接在次級圈的適當抽頭上。

我們知道，在變壓器的初級圈上（圖3）加了交流電壓以後，就會有個很小的電流流過初級圈，這樣鐵心裡就會有磁力線出現，因為初級圈和次級圈是繞在同一个鐵心上的，所以這磁力線對初、次兩個線圈說是公共的。鐵心中磁力線的數目跟着所加的交流電壓變動，磁力線數目的變動會使繞在鐵心上的每一圈感應出相同的電壓來，例如初級圈是1000圈，所加電壓是100伏（感應出來的電壓也是100伏），每圈便有0.1（100/1000）伏的感應電壓。次級圈若是50圈，則次級圈上就會感應出0.1×50=5伏的電壓來。

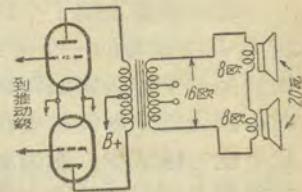


圖 2

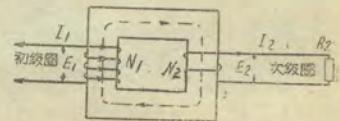


圖 3

因此初級圈上所加电压被初級圈的圈数除，必和次級圈上所感应出來的电压被次級圈的圈数除相等。若用 E_1 和 E_2 代表初、次兩綫圈的感应电压， N_1 和 N_2 代表初、次兩綫圈的圈数，那末 E_1/N_1 就等於 E_2/N_2 或 E_1/E_2 等於 N_1/N_2 。

若次級圈上接了个負荷电阻 R_2 ，必会有个电流 I_2 从次級圈的一个接头上流出来，通过 R_2 再回到另一个接头完成回路。当次級圈里有电流时，因为这个电流也要在鐵心里產生磁力綫，使原有磁力綫減少，影响初級圈的感应电压，於是初級圈上便有电流 I_1 由电源流入來抵消这个磁力綫數目的变化，使次級圈的电流可以繼續流动。因此次級圈上有电流以后所輸出的功率，便完全由电源來供給。若变压器的初、次級圈数相

等，並且沒有損失， I_2 必和 I_1 相等， I_2 好像是直接由电源流來一样

(圖 4)。这样次級圈的輸出功率 $E_2 I_2$ 便等於由电源送入初級圈的功率 $E_1 I_1$ 。

我們可以这样想，把变压器拿掉，在原來接变压器初級圈的地方改接一个电阻 R_1 ，只要能使 R_1 上所吸收的功率和原來由电源供給的功率 $E_1 I_1$ 一样，对电源來說，有沒有变压器都是一样的。

实际上我們是有 R_1 的， R_1 就是功率放大器屏回路里所需要的負荷电阻(参考圖5)，現在的問題是怎么才能把 R_2 通过初、次級圈数不等的变压器來使它等於 R_1 呢？其實這也不難，我們上面已經找到了兩個关系，再加上一个 $E_1 I_1 = I_1^2 R_1$ 和 $E_2 I_2 = I_2^2 R_2$ 的关系就可以办得到了。

从上面这些关系中，我們知道了 $(E_1/E_2)^2 = (N_1/N_2)^2$ ，而 $(E_1/E_2)^2$ 又等於 $(I_2/I_1)^2$ ，所以 $(N_1/N_2)^2 = (I_2/I_1)^2$ ； $(I_2/I_1)^2$ 又等於 R_1/R_2 ，所以 $(N_1/N_2)^2 = R_1/R_2$ 。这样就得到 $R_1 = R_2 (N_1/N_2)^2$ 。有了 R_2 和变压器的圈数比 N_1/N_2 ，就可以通过变压器把 R_2 的数值表現到初級圈方面，用 R_1 來代替了。这样代替了以后，对輸出功率來說和不代替的情况完全一样。在推挽式甲类放大器上，因为每只电子管只利用初級圈的一半，令每一半等於 N_1 ，則屏和屏間总的 $R = 4 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 R_2$ ，對於每一管來說 $R_1 = 2$

$(N_1/N_2)^2 R_2$ (圖5)。 R_2 就是我們要接用的喇叭音圈的阻抗，只要选对了变压器的圈数比，問題就解决了。

变压器的損失很小，而且又有这样一个可以把低阻抗通过它变成高阻抗、或把高阻抗通过它变成低阻抗的作用，所以擴音机的末級輸出一般都用它來耦合喇叭。

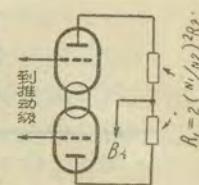


圖 5

三、喇叭不能隨便接

上面我們談到，只要知道了喇叭音圈的阻抗，再选用圈数比適當的变压器，就可以把音圈阻抗通过变压器的变换，达到使放大級有輸出功率最大所需要的負荷电阻，好像問題已經解除了。其实不然，还要注意一个很重要的問題，就是喇叭能不能响、喇叭音圈会不会燒坏的問題。

喇叭的种类很多，有 10 瓦的 20 瓦的等等，但它们的音圈阻抗有的可能相同，比如音圈阻抗都是 8 欧，我們是否可以随便挑个喇叭，不管它的功率有多大，只要是 8 欧便接在变压器次級註有 8 欧的接头上呢？不行，随便挑一个有时是会出毛病的。

为了說明这个問題，我們举下面的例子：有兩只电灯泡，电阻都是 300 欧，一只 110 伏 40 瓦，另一只是 220 伏 160 瓦，假如把 110 伏 40 瓦的一只接在 220 伏上，通过的电流要高一倍，不久灯絲就要燒断。把 220 伏 160 瓦的那只接在 110 伏上，电流要減小一半，因而不亮，这是因为虽然电阻都一样，所需要的电压並不相同的緣故。

同样，在一个輸出功率 20 瓦的擴音机上，在变压器次級註有 8 欧的地方接上 20 瓦的喇叭剛合適，若接上 10 瓦喇叭，虽然音圈也是 8 欧，但通过的电流要大一倍，因而容易把音圈燒断。相反，若在 10 瓦的擴音机上接上个 20 瓦的喇叭，声音就不够响。因此若沒有適當的喇叭而必須使用小功率的喇叭时，擴音机的音量控制器要適當控制，不能开大。

另外若我們接了一个音圈阻抗很小的喇叭，功率放大級的屏路負荷阻抗便很小，因此放大器上的音頻功率將有很大一部分消耗在电子管的屏極上，使屏極過熱發紅，縮短电子管寿命，喇叭反而不响。



超音波探傷器

吳繩武

在山谷里發一声喊，不一会儿便可以听见伤。弗在对面山腰里也发出同样的喊声，大家都知道这是我們自己声音的回声，是一种音波的反射現象。

先進的苏联科学家們，利用音波的反射原理，創造了“超音波探傷器”。現在已經廣泛地應用到工業上，來檢驗產品。粗制品被發現內部有暗伤，就不必再進行加工，可以節省人力物力，同时保証了制成品的質量；已經投入生產的机件中重要部分，如車軸等材料，定期檢查可以防止因材料內部有了損傷而發生危險。

过去，用沒有破坏性的 α 或 γ 射綫進行檢驗，只能發現厚度小的材料里的大暗伤；而超音波探傷器，可以發現細微的內伤，探測厚度可达到10公尺，但也可以檢驗薄鋼片和鐵板，使用起來輕便灵活，有很多优点。

为什么要用超音波？

“超音波”和“音波”都是由於机械振盪所產生的。每秒鐘振动次数較少，每振动一週所佔時間較長，而人的耳朵可以听得見的是音波，它的最高限度大約每秒振动15000次。而超音波是人的耳朵所听不見的更快的机械振盪，它的范围很廣，苏联索庫洛夫教授用石英晶体，所激發的机械振动高到每秒鐘3000兆週（圖1），相當於波長10公分的雷达频率。所不同的，雷达里的振盪是电磁的振盪，而超音波的振盪是高速度的

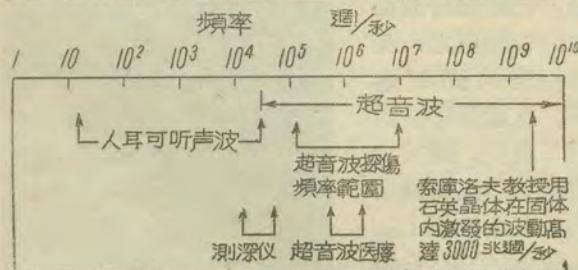


圖 1

机械振盪。

我們設想：送入金屬材料一端的是普通音波而不是超音波。音波在金屬內行進，到达另一端或遇到內部有暗伤的地方，一定会被反射回來。那末，就用音波探傷为什么不好，而必須用超音波呢？这是因为一般金屬材料不会很長，而音波在金屬內部行進的速度，比在空气里要大7—15倍，平均速度大約是每秒5000公尺，所以音波往返所需時間很短，發出的和反射回來的声音会混在一起，不像远山的回声那样容易和我們自己的喊声区别开来。即使我們能够發出極短促的音波脈冲，例如每秒振动数千次的音源，讓它振动二、三次就立刻停止，这二、三次振盪所佔的時間內，音波已經可能反射回來了。这样就無法辨别反射地点也就是不能找到伤损处的深度。

要免除兩波相混的現象，音源的机械振动，每週所佔時間，需

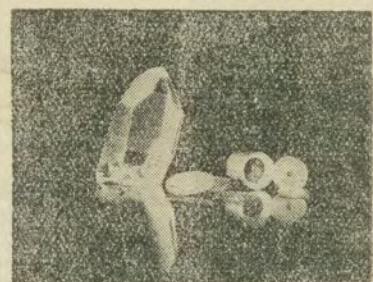


圖 2

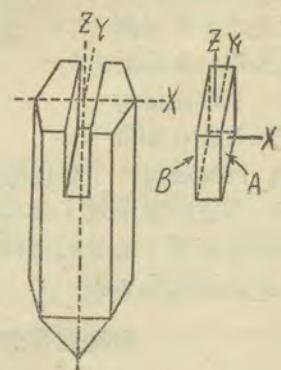


圖 3


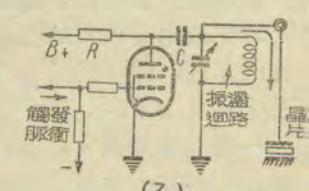


圖 4

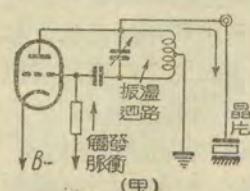

圖 5

伤通常很短，一般大約是 0.5—10 公厘，所以超音波的波長也应当是 0.5—10 公厘。假定超音波在金屬里的速度平均是每秒 5000 公尺，按“波長 × 頻率 = 速度”的公式計算，每秒振盪次数（頻率）应当是 500—10000 千週，也就是 0.5—10 兆週。

頻率到了 0.5—10 兆週範圍的超音波，像頻率極高的电磁波一样，容易集中在一定方向傳播，使探伤器的灵敏度增加，而探測的損傷位置准确；並可以測探很薄的金屬材料，不致使發射与反射波互相混淆。例如發出一个短促的振盪 10 次的 10 兆週超音波，所佔時間不过 1 微秒，在 1 微秒時間里，一般測探薄到 1 公分的材料，反射波已經不会到來和發射波相混了。

超音波是怎样產生的

用什么东西可以產生这样高速度的机械振动呢？現在制造超音波振盪器所用的原料是石英晶体，和無線电發信机的振盪器里所用的晶体，是一样的东西。整塊的晶体外形如圖 2，可以看出有三个軸 x 、 y 和 z 。我們沿垂直於 x 軸的方向截下一薄片來如圖 3，就得出一塊叫做“ x 切割”的晶片。若加一电压在它的 A 、 B 兩面上，它就順 x 軸的方向振动。如果將一个普通电子管高頻振

要大大地变短，这样就進入到了超音波的范围。

可是超音波范围很廣，用任何頻率的超音波是否都可以达到我們的目的了呢？經驗証明要能够反射任何一个波，那反射面的大小必須接近於或大於那个波的波長。金屬的內部損

盪器所產生的电压加在 A 、 B 兩面上如圖 4 甲和乙，它就会發生高頻的机械振盪。晶片的机械振盪和任何东西的振动一样，有它的自然頻率，如果高頻电压的頻率和晶体的自然頻率一样，晶片的振盪很大，便發出相当强的超音波，可以用來探伤。

使用的時候，將这晶片的一面和金屬材料相接觸（圖 5），这晶体就像“天綫”一样，把

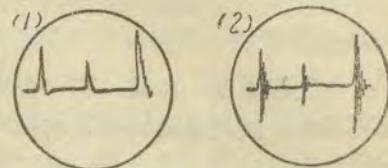


圖 7

超音波送進到金屬的內部。但在晶片和金屬材料的接觸面間若有空隙存在，超音波首先將大量被金屬表面反射回來，只有很少部分進入金屬內部，效率減低。因此在接觸处時常要充填適當的油类，免除表面反射的現象。

晶片的面積尺寸比所用的波長一般至少要大十余倍，就像开口面積大的微波号角輻射器一样，从晶体發出的超音波会集中成一个波束向前進行，晶片愈大或頻率愈高（即波長愈短），波束的方向性愈強，測定的部位也愈精确。

怎样接收和顯示回波

超音波進入金屬內部以后，遇有內部傷損或到达另一端时，就反射回來，我們要能够接收这种回波，並把它們顯示出來，正确的加以解釋，方能達到探測的目的。

水晶片不僅可以把高頻的电压变为机械的振动，相反的也可以把加在它上面的机械压力变为电压。这就是所謂“压電效应”。当超音波反射回來时，金屬表面就有和超音波頻率相同的振动，如果我們另外用一塊水晶片（或利用原來發射的同一塊晶片）貼金屬表面放着，它就可以充接收器，把隨超音波振动的机械压力，变为相应的高頻电压。这就是回波的信号电压。經放大后接在陰極射線管的垂直偏轉板上，回波便可以在螢光幕上顯示出來如

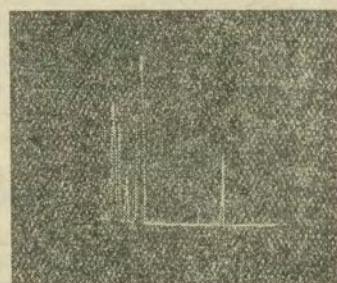


圖 8



圖 9

圖 6。

在圖上左端的一個波峯是發射波，右端的一個波峯是金屬底端的反射波，中間的一些波就是由損傷處反射來的回波。波峯愈高，損傷愈大；波峯的位置就表示損傷處離金屬表面的深度。

超音波在金屬內的速度很高，往返的時間非常短，例如在材料厚度為 25 公厘，音速為每秒 5000 公尺的情形下，往返的最大時間只有 10 微秒；如在中部返回，只要 5 微秒。把相差僅 5—10 微秒的波顯示出來，所用脈沖延續時間，不能超過 1—5 微秒。控制和收發這樣短的脈沖，是需要比較複雜的無線電迴路的。這種迴路的作用原理和雷達一樣，本文不來詳細介紹。

在陰極射線管的螢光幕上表現反射波，有兩種方法，一種是將高頻檢波後接到垂直偏轉板上，另一種是不經檢波直接接到垂直偏轉板上。圖 7 示這兩種方法所顯示的圖形。用檢波方法所顯示波形一般比較明亮，容易觀察，對厚度大的金屬探測比較合適，但由於加入了檢波過程，回路里多了一些濾波器，使波形變寬，表示損傷的位置不够準確，特別是探測十分接近表面的傷損有困難。這兩種方法，可以根據實際需要加以選擇。

使用实例

圖 8 是探測一個有人工傷的鋼材所攝得的圖像。這是直徑都是 90 公厘的兩根鋼材鉗接起來的（圖 9），在接合處中部故意留一空隙作為人工傷。探測所用頻率為 2 兆週。除了人工傷被發現外（圖中離起點 $\frac{1}{3}$ 处），還有許多真實的細小缺點（在圖上起點和 $\frac{1}{3}$ 处的人工傷以內）。這是用肉眼無論從表面或斷面都無法看出的。

過分接近表面的損傷，如探測尚有困難，可用一塊襯墊物加在被測材料的外面，探頭（即用晶片所製成）加在襯墊物上，仍可照样進行探測如圖 10。

巧妙的運用探頭，可以檢查薄鋼板或電鋸緣的質量圖 11。

此外，這種超音波探傷器，尚可用來檢驗玻璃、瓷器橡膠等非金屬製成品，例如檢查高壓瓷瓶的黏合情形和輪胎的膠合情況等。

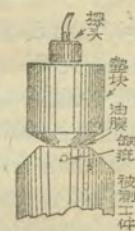


圖 10



圖 11

機械控制的電子管

（苏联）Л. 賈察爾斯基

在現代的電子儀器中廣泛地使用機械控制的電子管，它對解決測量技術上的一系列問題很有幫助。最初這些電子管主要是用在機械量測計（靈敏測微計、加速測定計、測壓計、測力計、測振計、高靈敏度微音器和拾音器、粗糙面測定計）上。由於對機械控制的電子管可能使用的範圍作了進一步的研究，會確定它們也可能並適宜於用來測量電氣量值。後來又明確了機械控制的電子管能用作無觸點的小型可調變阻器、自動調節器、穩定設備、控壓整流器和對無線電技術和通信技術感興趣的其它設備。

機械控制的電子管

目前有好幾種機械控制電子管的電子流和離子流的有效方法。屬於這些方法的首先有縱向法、橫向法、區間法和微變法。這些方法下面將加以討論。

在縱向機械控制電子管電子流的情況下，其中一個電極向兩電極間的電場移動，結果電場強度就隨着變動，並和可動電極的移動成正比。所有外國製造的機械控制的電子管，都是根據 1935 年作者提出的原理製成的。縱向控制的電子管，它的電極系統的原理圖如圖 1, a

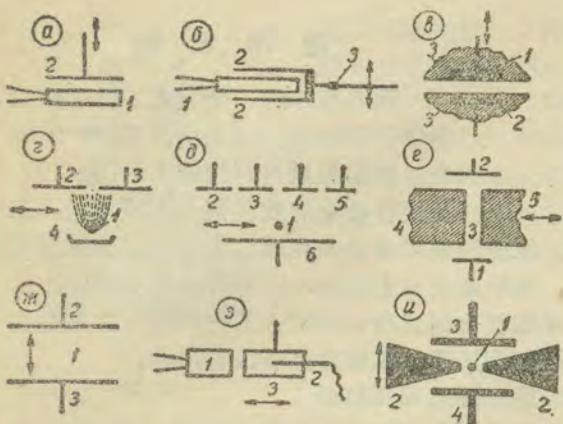


圖 1 机械控制电流的各种方法

所示。圖中 1 是板狀傍熱陰極，2 是和它平行的板狀屏極，它能按箭頭所示的方向移動。當兩電極移近時，它們之間的電場強度增強，電子管屏流增大。反過來，當兩電極移開時，電場強度減弱，屏流就隨着減小。縱向控制的二極管通常有兩個屏極，位在陰極的兩邊（圖 1, d）。當電極 2 沿箭頭所示的方向在軸 3 的周圍轉動時，其中一個電極就接近陰極 1，同時另一電極却離開陰極。因此，第一屏極的屏流增加，第二屏極的屏流相應地減少。

縱向機械控制也用在具有可動電極的氣體放電管中。這種電子管的電極系統的原理圖如圖 1, e 所示。在絕緣體 3 所包圍的電極 1 和 2 之間，產生輝光放電。當電極 1 沿箭頭所示的方向移動時，在管內氣體壓力適當的情形下，充氣管的電壓降和電極間的距離有很顯著的關係。在所謂難放電的情況下，當充氣管的電極接近時，充氣管上的電壓就迅速增高。這種關係使充氣管很宜用作機械量的變換器。

在橫向機械控制電子流的情況下，可動電極移動的方向和電子管電極間的電場垂直（圖 1, f）。這裡屏極 2 和 3 在一邊，負電極 4 在另一邊，直熱式細絲陰極位在它們之間。當陰極朝箭頭所示的方向移動時，電子流就在屏極 2 和 3 之間重新進行分配。橫向控制可以用來做成圖 1, g 所示的機電轉換開關。細絲陰極 1 沿箭頭所示的方向移動時，各電極（電極 2—5）就能順次接通電流。

橫向控制的輝光放電充氣管的電極位置如圖 1, h 所示。電極 1 和 2 間的輝光放電，通過固定電極 4 和能朝箭頭所示方向移動的電極 5 所形成的間隙 3 而放電。當電極間的間隙縮小時，放電電流就難以通過間隙，在放電電流保持不變的情況下，就要相應地增加電壓。反過來，電極間的間隙加大，放電管上的電壓降便減小。放電電壓的大小和可動電極位置間的密切關係，使這種放電管所用在靈敏度很高的機械量測定計上。

在區間控制管（圖 1, i）中，直熱式細絲陰極在屏極 2 和負電極 3 之間。細絲陰極朝箭頭所示的方向移動時，屏流就隨着作迅速的變化，這個系統的電壓靈敏

度很高，它的特點是消耗在管內的功率小。後面將指出由於電極系統簡單，管子制作簡易，使我們也能把它用作很經濟的攜帶式加速變換器。其中直熱式陰極當作可動的電極，它在變換器作加速運動時發生彎垂。

微變控制的基礎是用電極來調節控制電場，在工作過程中其中一個電極在另一個電極的小孔中移動（圖 1, j）。圖中 1 是固定的熾熱的陰極，2 是可動屏極，3 是固定的負電極。後者有一個小孔，屏極就在它的裡面朝箭頭所指的方向順利地滑動，不跟負電極相碰。這個管子的作用如下。當屏極 2 插進熾熱的陰極和屏極隔開的電極 3 中的小孔以前，減速電場便作用在陰極射出的電子上，使它們退回去。當屏極向熱陰極方向移動時，我們不久將發現有屏流出現，並按照屏極在該方向繼續移動的程度迅速增大起來。

具有能在負電極之間隙中移動的可動陰極 1 的微變控制電子管（圖 1, k）相當有趣。在陰極的兩邊有屏極 3 和 4，熾熱陰極發出的電子在它們之間進行分配。當陰極 1 沿箭頭所示的方向移動時，兩屏極間電流的分配情況就會變化。微變控制的雙屏極管專門用在橋式電路中，就像接在圖 2, a 电路中的電子管一樣，它形成電橋的兩臂，另外兩臂是兩個相同的電阻。

最重要的應用

機械控制的電子管對可動電極的位置非常靈敏。因此，首先它們用作高灵敏度的微量位移測定計，特別是用作電子測微計的靈敏元件。

電子測微計的電路如圖 2, a 所示，其中一般都採用縱向控制的雙屏極電子轉換器。機械控制管 Π 的動桿 C ，它的外端和被測物 π 相接觸。電子管兩屏極的屏流都和桿 C 的位置有關。這種設備的靈敏度異常高：當攜帶式微安計 Γ 接在電橋對角線上時，就能獲得刻度為 1×10^{-7} 公厘的電子測微計。在這種條件下，微安計指針的偏轉和使它偏轉的電子管動桿外端的位移間之比約為 10,000 或更大。電子測微計的優點除了準確以外，還能在測量應力很小的情況下獲得穩定的工作。目前正在設計許多種適於各種生產條件利用的電子測微計。

機械控制的電子管多半是用作加速測定計的變換器。由於這些變換器對加速的靈敏度很高和從電子管取得的電流很大，所以就可以把它們直接接至電磁示波器（沒有放大器）。因此採用電子加速變換器便能使記錄、加速、振盪和其它動力過程的儀器結構大為簡化，體積也大大縮小。

電子加速測定計的作用可用圖 2, b 所示的線路來加以說明。重物 Γ 裝固在盒子 K 里面的彈簧 Π 上。當測定計朝箭頭所示的方向作加速運動時，反方向的慣性力使重物朝和加速方向相反的盒壁移動。由於彈簧的變形和慣性力成正比，所以被測的加速愈大，所謂慣性質量的重物的位移便愈大。慣性質量的位移用電子測微計 M 量出。如果將慣性質量放在管內電子加速測定計的變換器

可以大大加以简化。电子加速测定计最流行的结构如图2, a所示。这是一个电子管，作为变换器惯性质量的可动屏极A位在固定的傍热阴极K的两边。屏极装在片状弹簧上，弹簧使变换器加速运动时屏极可能移动。当变换器朝箭头y所示的方向作加速运动时，屏极移至虚线所示的位置。

这个变换器接在图2,a所示的桥式电路中。为了记录在测量振荡、震动、重物冲撞时的瞬时加速值，在桥式电路对角线上接一个电磁示波器的环线，将迅速变化的加速运动记录在胶片上。

根据区间法机械控制电子流的原理制成的电子加速变换器的构造如图2, b所示。直热式细丝阴极K位在固

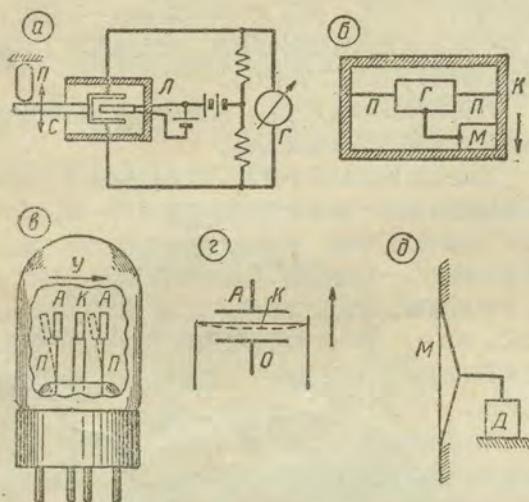


圖 2 a—電子測微計的回路；b—加速測定計的回路；c—二極加速測定計的電子管；d—垂綫式電子加速測定計的回路；e—電子微音器的接線圖。

定电极A和O之间。当变换器朝箭头所指的方向作加速运动时，阴极就发生弯曲，如虚线所示。

圖1,u所示的电子微变控制变换器也很有趣。其中直热式阴极作为惯性质量。当变换器朝箭头所示的方向作加速运动时，阴极便发生弯曲。

电子加速变换器也可以用来测量转速。在这个情况下，变换器放在转动的零件上，直接量出离心加速度的大小，根据离心加速度求出旋转零件的角速度。

电子微音器的电路如图2,e所示，其中电子管用作灵敏的元件。M是圆锥形的薄膜片，A是电子微量位移变换器，把膜片的机械振荡变成变换器屏路中的振动电流。采用称为振动器的高灵敏度携带动电子变换器的电子微音器，就其灵敏度来说，不如炭精微音器，但就其逼真度和噪音水平来说，可以比得上电容微音器和电动微音器。将电子变换器用作拾音器的效果也很好。由於机械控制的电子管的灵敏度很高，因此能制成灵敏度很高的拾音器，不必用放大器就能直接推动小功率喇叭工作。

机械控制的电子管也可以用來测量非机械量；为此，就需要將非机械量變換成电子管可动元件的位移。

机械控制的电子管的特点是內阻和兩電極間的距离有密切的关系。这种关系就可以把这些电子管用作可变电阻。圖3,a是可以調節負荷H中的电流的电子式兩極管变阻器P的接線圖。电子式变阻器的电阻隨着管內兩電極間距离的变化而变化。因此，增大極間間隙就使变阻器的电阻迅速增大，反过来，減小間隙就使电阻大大減小。假如採用热陰極表面約為1公分的二極管变阻器，当可动电極移动1公分时，可使变阻器的內阻以几十欧变到几千欧。也能制出內阻从几百欧变成几十兆欧的电子变阻器。这种变阻器的优点除了可测的电阻范围大以外，还没有摩擦接点，工作穩定，电阻和电極距离間的关系有連續性，能获得溫度系数很小、散耗功率很大的电阻，採用易弯的可动电極使化費在調節电阻上的力很小。

这种变阻器的一些缺点是陰極需要加热。然而当它用在电子仪器中时，因为这种仪器本来用电子管，所以变阻器灯絲电源并不是一个难题。

为了使二極管变阻器能用在交流电路中，應該把二个同样的变阻器並联起來，使一个方向的电流通过一个变阻器，而反方向的电流流过另一个变阻器（圖3,b）。同样，也可以採用有两个傍热陰極（固定陰極K和可动陰極A）的特种机械控制的电子管。这种电子变阻器具有双向導电性，所以能用來控制交流电路（圖3,c）。

單陰極的机电变阻器具有單向導电性，因此是一个机械控制的閘門。变阻器的电阻隨可动电極的位移而变化，而可动电極在相当小的应力的作用下就会移动，因此能作出一种極其簡單的自動調節的兩極管整流器的电路，供給稳定的电流和电压。

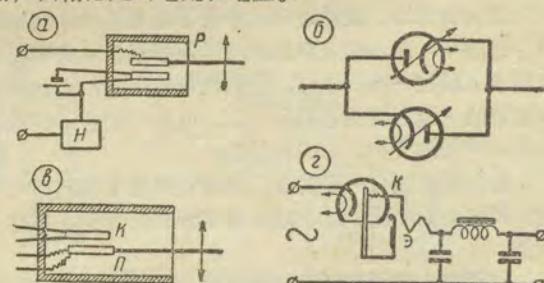


圖 3 a—電子變阻器的接線圖；b—用在交流回路中的雙變阻器接線圖；c—用在交流回路中的電子變阻器的接線圖；d—穩壓整流器的接線圖。

圖3,c是具有整流管E的穩壓整流器，電磁鐵D串聯在整流器的直流回路中，整流器的可動屏極和電磁鐵D的銜鐵相連。適當地選用這種控制設備的參數，就能在很大的程度上穩定整流後的電流。（朱邦俊譯自蘇聯“無線電”雜誌1956年第二期）

電影知識

電影技術的發展，是和電子學在錄音、擴音和光電變換上的巧妙應用分不開的，電影和電視技術上的結合也很密切。最新的電影技術，對無線電愛好者們是富有啟發性的，這就是我們介紹這篇文章的目的。

——編者

現在電影院中放映的電影，銀幕還不夠寬，比人的視野狹窄得多。電影的聲音發自一個固定的地方（通常是在銀幕背後），不隨聲源的移動而移動。這兩個缺點非常嚴重地影響到電影的真實感。寬銀幕電影完全克服了這兩個缺點。

普通電影銀幕的寬度對高度的比等於 $1.33:1$ 。寬幕電影的銀幕寬闊得多，寬度對高度的比從 $1.85:1$ 一直到 $3.25:1$ ，如果高度不變，寬度要增大兩倍半。這樣巨大的銀幕，幾乎將大廳前面的牆壁全部佔用。當放映都市、戰場、原野、海洋、森林等景色的時候，在這寬闊的銀幕上，遼闊廣大的場面將一覽無遺。

有種寬度可變的寬銀幕電影，在放映過程中，借着膠片上的控制信號，能自動地進行銀幕高度對寬度比的改變。譬如說，在放映演員的臉部特寫時，銀幕就自動地縮狹；當放映大幅風景時，銀幕又自動地放寬。這種寬銀幕電影不僅能在水平方向改變銀幕的寬度，並且，在必要時，如放映高樓大廈、崇山峻嶺等，還能在垂直方向上改變銀幕的高度。

寬銀幕電影一般都是採用多路（從四路到七路）的立體錄音和放音法。我們聽到的聲音不是老從一個固定的地方送出來，而是跟着聲源的移動而移動。舉例來說，當銀幕上駛過一輛汽車時，隨著汽車的移動，馬達聲也從銀幕的一邊走到銀幕的另一邊。電影的配音，使我們聽得出聲音的大小，方向和遠近。

普通電影還有一個缺點，就是在銀幕上我們不大感覺到畫面的深度。這一缺點在寬銀幕電影里，也有了改進。

寬銀幕電影採用弧形的凹銀幕，在這種銀幕的面前，觀眾不是僅能看到影像的一面，而是同時看到影像的三面。放映在銀幕兩邊的景物，產生一種增加畫面深度的錯覺，使觀眾感到彷彿身臨其境。

弧形銀幕，是由千多條塗鋁的



圖1 由塗鋁塑膠帶子組成的銀幕

塑膠帶子所組成，活像一面橫放的百葉窗：如果在銀幕背後，以一定的角度往前看，銀幕稀稀疏疏像圖1那樣。但是在銀幕前面的觀眾看起來，它却像是一整塊的。

銀幕上具有無數小縫，因此裝在銀幕背後的揚聲器能夠順利地透過銀幕將聲音傳到觀眾大廳。採用這種帶形結構的弧形銀幕，避免了光線從銀幕的一邊反射到另一邊，加上銀幕具有塗鋁的表面，大大地提高了影像的亮度（將亮度提高為二倍左右）。

由於採用弧形的寬銀幕，觀眾從大廳旁邊的座位看电影時，影像的失真也比較輕。

寬銀幕電影有好几个系統，這裡僅簡略地介紹其中最複雜而有趣的一種和最普遍而又簡單的一種。前一種屬於“西轟拉馬”系統，利用三部攝影機攝影和三部放映機來放映。後一種屬於“星涅馬斯科甫”系統，利用了畸變光學的原理。最近改建的莫斯科“寰宇”（銀幕寬12.5公尺、高5公尺）和“集議場所”（銀幕寬14.5公尺、高5.8公尺）兩電影院，就是放映“星涅馬斯科甫”系統寬銀幕電影片。

第一種在拍攝影片的時候，用三部在結構上互相聯繫起來，並且同步、同相地工作的攝影機，同時攝影。這三部攝影機的鏡頭，相互間成 48° 角。

每一張影片，不是像普通攝影機所拍攝的那樣只有一幅畫片，而是由三幅畫片組成。這三幅畫片由三部不同的攝影機分別拍攝在三張35公厘的標準膠片上。因此，每一鏡頭實際上僅僅拍攝了舞台總寬度的三分之一。攝影機的光圈同時供三個鏡頭使用，使它們同步。三個鏡頭的聚焦和光闌的調整，也是同時進行的。

從三張在攝影過程中攝到的底片，印出三張不同的正片。影像在膠片上的高度，佔有六個齒輪孔，而普通的僅佔四個。這樣的三幅畫片，同步而又同相地放映在三個銀幕上，湊併成一個完整的影像。在巨大的弧形銀幕上，視野的角度在水平方向上有 146° ，在垂直方向上有 55° ，與人類的視角（約 180° 寬， 90° 高）相接近。

這種寬銀幕電影分七路錄音和放音。聲音是記錄在一條35公厘的鐵磁帶上。在這條鐵磁帶上有七條聲帶，每條聲帶相當於一條單獨的“声道”，“溝通”一個裝在攝影場上的麥克風和一個裝在電影院中的揚聲器。

採用磁聲帶不僅提高聲音的質量，同時並延長聲帶的壽命。磁聲帶的音質，放映500次後几乎不變，但普通的光電聲帶在經過相同的放映次數後雜音水平已非常顯著的提高。

圖2表示这种寬銀幕电影的影片，它包括三条單独的35公厘正片和一条載有七条磁声帶的35公厘铁磁帶。

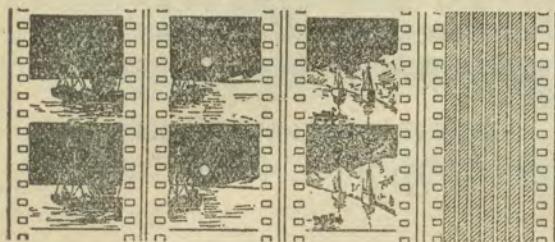


圖2 影片和声带

在电影院中，第一至第五条声带分別通过银幕背后的五个扬声器放音。第六条声带推动安装在大厅周围的扬声器，第七条声带控制声响效果(如雷雨声、风暴雨声、战场上的炮火声、飞机声等)。因此，每个扬声器播送出来的声音，就好像由一个在拍制影片时装在摄影场相当位置上的微音器传过来的一样。

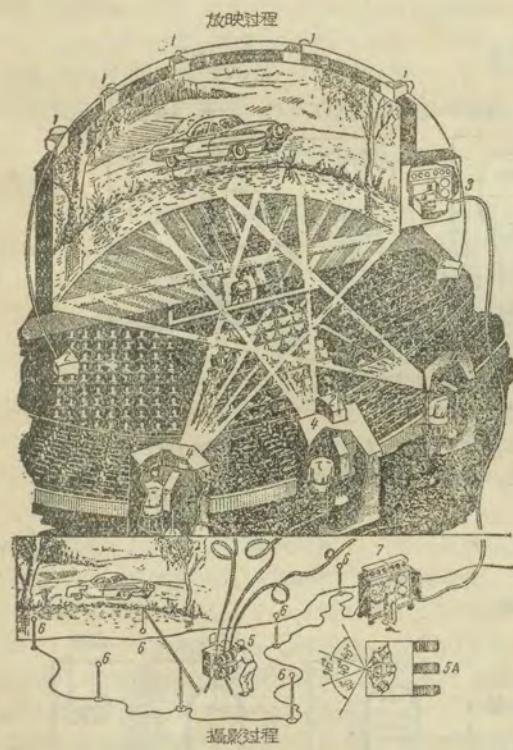


圖3 一种寬銀幕电影的攝影和放映過程
1—銀幕背后的揚聲器；2—大廳中的揚聲器；3—放音控制台；3A—放映控制台；4—放映机房；5—攝影机；5A—攝影机頂視圖；6—微音器；7—錄音机。

在电影院中利用裝在三个机房中的三部放映机來放映，这三部放映机之間，以及它們和放音设备之間，用一套同步同相傳动裝置連結起來。影片从右面的机房放

映在银幕的左边，从左面的机房放映在银幕的右边，从中間的机房放映在银幕的中間：这样，由於弧形银幕而造成的失真，就稍为減輕(參看圖3)。

放映时影片移动的速度，和正常一样，每分钟27公尺，不过因为每一画幅佔有六个齒輪孔，所以每秒钟僅放映16張，虽然这样，影像的閃爍实际上是看不出来的。

这种寬銀幕电影生產和放映都比較複雜，在最近的將來，還不能完全代替普通影片的生產和放映。

目前具有这种設備的电影院，全世界大約有將近30家。

第二种在拍摄影片的时候，摄影机採用特殊的畸变镜头，或在摄影机的镜头上加上一个畸变透鏡。这种畸变透鏡，像“哈哈鏡”把胖子变成瘦子那样，將我們要拍摄的东西，在高度不变的情况下，將宽度压缩为二分之一，攝在标准的35公厘膠片上(圖4)。如果直接从这影片上看，所有东西，都像是被拉長了的。

在放映这种寬銀幕电影片的时候，利用普通的电影放映机，但需在放映机的镜头上另加上一个畸变透鏡(还需要利用較强的光源)，这个畸变透鏡也像个“哈哈鏡”，但与摄影时採用的剛好相反——把瘦子变成胖子，因此放映到银幕上的影像就恢复了本來的样子。

这样一來，用标准的35公厘膠片就可以拍摄宽度加倍的場面。

普通35公厘影片的画幅尺寸是 22×16 公厘，而拍摄这种影片时则增为 23.8×18.67 公厘。画幅的宽度比是1.275，但因为畸变比例是2:1，因此在寬銀幕上画幅的宽度对高度之比实际上等於2.55。

这种放映寬銀幕电影的方法，採用四路錄音和放

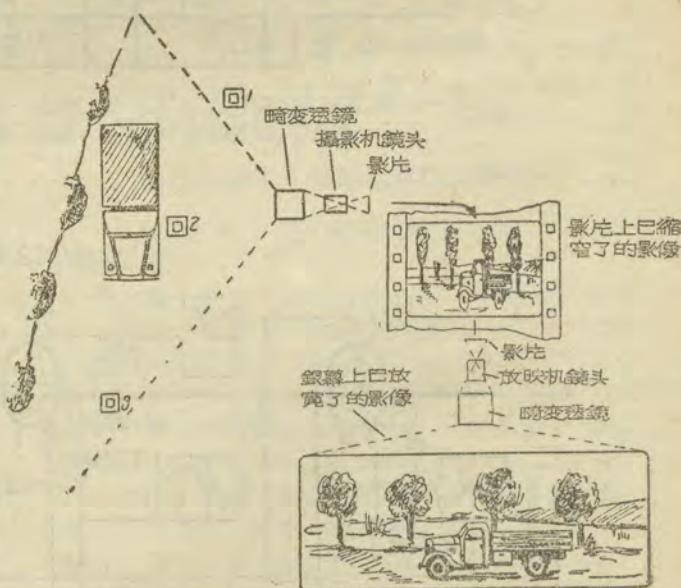


圖4 利用畸变透鏡的寬銀幕电影 1、2、3——三路立体配音用的微音器。

音，四条磁声带被安置在齒輪孔的兩邊。第一至三条声带送至安装在銀幕背后的三个高低音扬声器。第四条声带送至安装在大廳周圍的小型揚声器。

在寬銀幕电影片的拍攝和放映領域內的工作，苏联已經走出了研究室和实验室了。1955年七月底，在莫斯科已經有“藝術”和“集議場所”兩間电影院改建成寬銀幕电影院，並在那里成功地放映了中央新聞紀錄片制片厂攝制的第一部混合節目寬銀幕电影片。莫斯科电影制片

厂，正在拍攝彩色寬銀幕故事片“伊里亞·木羅米茨”和好几部其他寬銀幕电影片。基辅、莫斯科和列寧格勒科学普及片制片厂也已經开始了寬銀幕电影片的生產或正在進行寬銀幕电影片生產技術及工藝的研究。随着电影机械生產上的發展，放映寬銀幕电影的电影院必然会逐漸增加。

(朱慶璋根据苏联“电影机械”雜誌1955年7—9期，苏联 M·魏索茨基原著“寬影幕电影”一文編寫)


資料

旧的日式收音机线路

在有些地区过去遺留下來的旧日式收音机很多。根据很多讀者反映，这些收音机使用年代已久，损坏时因找不到原綫路圖，修理困难，要求我們协助解决。現在


我們先挑选几种使用最廣的綫路圖刊出，供修理工作者参考。（王东瀛供給資料）

普及牌 A11 号綫路圖

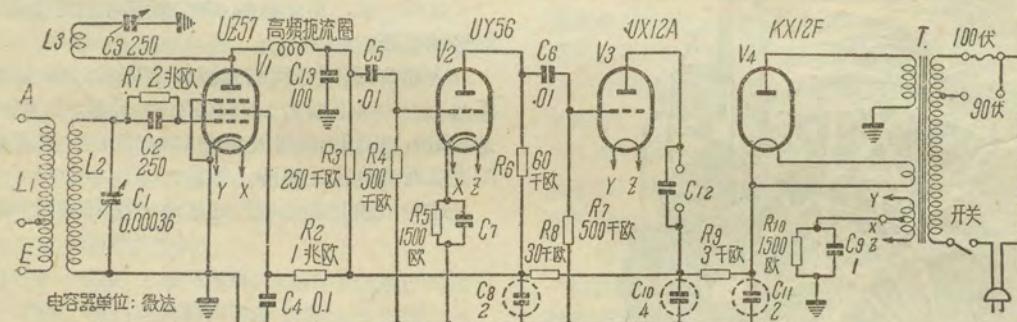

L_1 —20圈，离 E 端 5 圈处抽头； L_2 —150 圈； L_3 —17 圈；T—初级 805 圈，在 735 圈处抽头接 90 伏；
电解电容器的接线头——紅色 4 微法，紫色 2 微法，茶色 1 微法，黑色接地。

标准 B12 号綫路圖

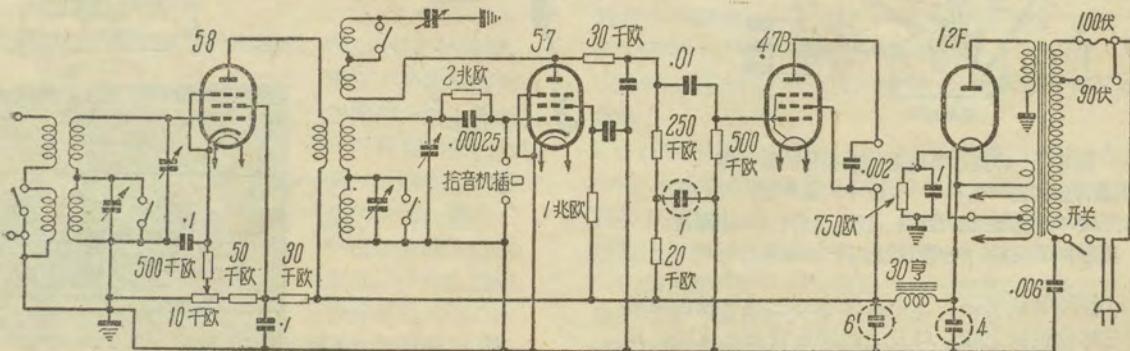

電子管特性曲線—II

上次，我們談了一些怎样繪電子管特性曲線的方法，和電子管静态特性曲線的几种簡單用途。

電子管的静态特性曲線只和電子管本身的構造有关，它們是在電子管制成出厂时繪制的，在許多電子管手册中，都可以根据管名查到它的静态特性曲線。这些曲線，表示当各电極电压不变动（即靜止），而僅改变一个电極的电压时，所有电流变化的情形。它們並不能說明当几个电極的电压同时改变时，电流是怎样变化的。在实际应用中，当一个电極上的电压有变动时，首先引起电流的变动，由於这电流的变动，又產生其他电極电压的变动。換句話說，从这种曲線，还看不出整个電子管在綫路中的动态，所以被叫做静态曲線。

什么叫做动态特性曲線呢？

在实用電子管电路中（例如圖1所示的放大器电路）

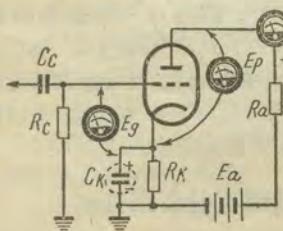


圖 1 簡單放大器電路

如果 I_p 的大小受柵極的控制，隨着柵極电压的变化而变化，那末屏極电压就会相应地發生变化。顯然屏压並不是“靜止”不动的了。但管在有負荷的实际工作情形下，屏压 E_p 和柵压 E_g 同时变动，但我們还照旧可以測量出來在不同柵压时的屏压数值和屏流数值，在繪圖紙上把它們之間的关系一点点的繪出來，这些曲線，就是電子管的动态曲線。電子管的动态曲線是隨着負荷改变的，而電子管的負荷又是隨着使用的情况改变的，例如电力放大管和电压放大管的負荷电阻，数值就大不相同。因此，電子管动态特性曲線只能根据千变万化的实际使用情况來分別决定，而不是工厂所能預先給出的。電子管手册里一般沒有动态特性曲線，就是因为这个道理。为了方便起見，我們可以把动态曲線就繪在静态曲線一張紙上。圖2甲和乙就是把一个苏联電子管 6H9C 的动态和静态特性曲線，分別繪在柵压—屏流及屏压—

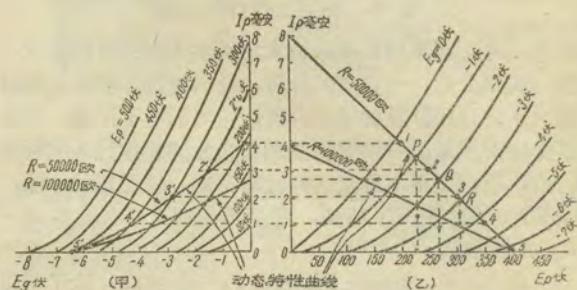


圖 2 I_p-E_g 和 I_p-E_p 动态曲線的样子

屏流兩種静态曲線圖上的情形。在各动态曲線上，我們还标明了所用負荷电阻的数值，顯然的表示出动态曲線和負荷的关系。

自然，電子管的負荷，不一定永远是純電阻性質的，例如當一電子管的屏極電路里，接有一个綫圈时，它的負荷就是含有電感性質的。如果我們实际一点点的測試，就會發現有阻抗負荷 Z_a 时的電子管 I_p — E_p 动态特性曲線，變成为圓形或橢圓形狀如圖3所示。

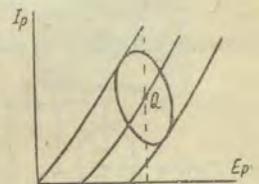


圖 3 負荷為 Z_a 时的動態曲線形狀

怎样繪制電子管动态特性曲線呢？

為了簡單起見，我們只談談純電阻負荷時动态特性曲線的繪法。

無論是在柵压—屏流或屏压—屏流静态曲線族上，加繪动态曲線，首先要找到所謂“工作点”Q。工作点就是当接有負荷后，任何电極的电压都还没有發生变化时，由电子管各極的电压和电流值所决的一个点。例如我們任意繪出兩族 I_p-E_g 及 E_p-E_g 静态曲線如圖4甲和乙，設加在电子管柵極上的电压是-15伏，屏压是+200伏，屏流是30毫安，那末我們便很容易在这兩張圖上定出点Q來。顯然，动态曲線一定会通过Q点，在各極电压不断变动的过程中，只要有一个电極的电压某一瞬间的数值，恰好又变到等於沒有变动以前的直流电压数值，那末它这一瞬间的工作点一定就是Q点。

在 I_p-E_g 静态曲線族上繪 动态曲線，除了用实测

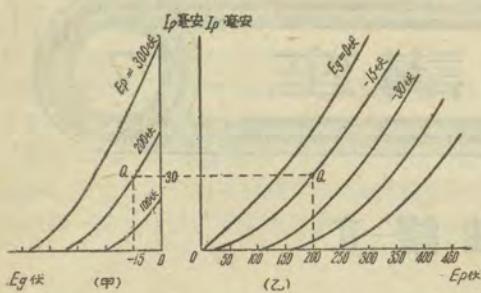


圖 4 決定工作點的方法

的方法外，還可用數學理論求出動態關係的近似公式，然後根據公式，一点点的計算，最後連接許多點把曲線繪出來。這種計算如果只求近似值實際並不困難，但為了免除對所用的一些普通三角和級數問題作過多的補充討論，我們這裡不詳談這種計算方法。最簡單的方法，是先繪動態 $I_p - E_p$ 曲線，然後再根據它來求動態 $I_p - E_g$ 動態曲線。

在 $I_p - E_p$ 座標紙上繪動態 $I_p - E_p$ 曲線，除了可用實測方法外，用計算方法同樣準確，又十分方便，通常我們分析電子管在電路中的作用，多用動態 $I_p - E_p$ 曲線，這又叫做“負荷線”。因為它比較簡單實用，下面我們詳細加以說明。

首先，我們解釋一下“交流實效負荷電阻”的概念。以後為了區別起見，我們用 R_{ac} 代表交流負荷電阻，而用 R_{dc} 代表直流負荷電阻。

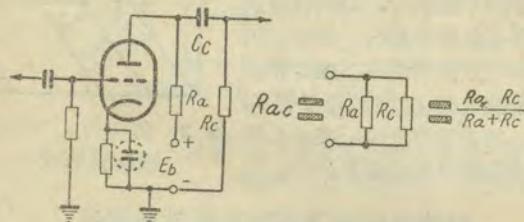


圖 5 交流負荷電阻的計算說明

圖 5 是一個電子管放大器的實際線路圖。構成 $6H\ 9C$ 管的屏極輸出迴路的，有 R_a 、 C_o 和 R_c 等元件。很顯然的，電子管的直流屏流部分只通過 R_a ，不會通過 C_o 而跑到 R_c 里去，所以 R_a 就是直流負荷電阻 R_{dc} 。我們說過，隨著交流柵壓變動的屏流，可以分為一個直流屏流和一個交流屏流相加。因此，除了上述的直流屏流還有一個 C_o 不能阻擋的交流屏流。換句話說，交流屏流不僅通過 R_a ，它還通過 R_c 。通過 R_a 後的交流屏流是經電源 E_b 和機殼的連接回到陰極，通過 R_c 的交流屏流，也是經機殼的連接回到陰極（圖中 \dagger 代表接機殼）。所以對交流屏流來說， R_a 和 R_c 實際是並聯起來的兩條通路，它們的並聯電阻 $\frac{R_a R_c}{R_a + R_c}$ 就是所謂“交流實效負

荷電阻” R_{ac} 。即 $R_{ac} = \frac{R_a R_c}{R_a + R_c}$ 。交流屏流在 R_{ac} 兩端的變動，引起屏壓作相應的變動，所以我們繪動態曲線，必須把 R_{ac} 當為真正的負荷來看待。

在 I_p 、 E_p 座標紙上所繪的動態曲線，是一條直線，換句話說，由各個變動着的柵壓，屏壓和屏流所決定的各點，恰好都在一條直線上。這條直線的繪法很簡單（參考圖 6）。假定不加交流柵壓時的屏壓是 250 伏，屏流是 2.5 毫安，柵壓是 -2 伏，我們很容易定出 Q 點如圖 4 乙。現在假設由於柵壓的變動，使屏流增加了 3 微安，而使屏壓減低了 $3 \times$

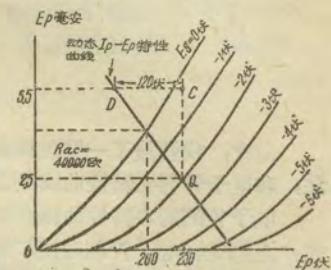


圖 6 利用動態特性曲線看
電壓和電流波形

R_{ac} 毫伏，假定 $R_{ac} = 40000$ 欧，則 $3 \times R_{ac} = 3 \times 40000 = 120000$ 毫伏 = 120 伏。因此我們在 Q 點可繪一垂線，順這垂線向上量一距離等於 3 毫安的變化，得點 C ，再經 C 點繪一水平線，並順這水平線往左量一距離等於 120 伏的降壓，得點 D 。然後通過 D 點和 Q 點繪一直線，這就是我們所要求的 $I_p - E_p$ 動態曲線，也就是交流負荷線。

利用 $I_p - E_p$ 動態曲線，我們很容易繪出 $I_p - E_g$ 動態曲線（同時看圖 4 甲和乙）。即把 $I_p - E_p$ 動態曲線上各點的屏流和柵壓值移到 I_p 、 E_g 座標紙上，然後把這些點聯起來，就是同一電子管的 $I_p - E_g$ 動態特性曲線。例如圖 2 甲中的 $1'$ 、 $2'$ 、 $3'$ 、 $4'$ 、 $5'$ 各點就是這樣從圖 4 乙中的 1 、 2 、 3 、 4 、 5 各點決定的。

電子管動特性曲線有什么用處？

利用動態 $I_p - E_p$ 曲線，很容易求出放大器的放大倍數。例如在圖 5 的電路中，如 $R_a = R_{ac} = 50000$ 欧，其動態曲線和工作點 Q 如圖 2 乙所示。當柵壓 E_g 在 $-2 - 1 = -3$ 伏至 $-2 + 1 = -1$ 伏之間變動時，電子管是在動態曲線上 P 、 R 間運用，由 P 、 R 點讀出屏壓 E_p 的相應變動為 227 伏至 304 伏。因此放大倍數為 $\frac{304 - 227}{-1 - (-3)} = \frac{77}{2} = 38.5$ 倍。同時

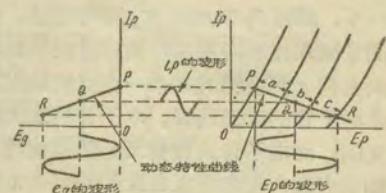


圖 7 動態 $I_p - E_p$ 曲線的
簡單繪法

可以求出輸出交流電壓的峯值是 $\frac{304 - 227}{2} = 38.5$ 伏，有效電壓輸出為 $\frac{38.5}{\sqrt{2}} = \frac{38.5}{1.414} = 27.2$ 伏。

利用 $I_p - E_g$ 和 $I_p - E_p$ 动态曲綫，可以看出放大器失真的大小和电波的波形。用公式計算失真度一般是相当繁瑣的，而用动态曲綫可以了解失真的实际情况，这就是动态曲綫的优越性。圖 7 表示当 $I_p - E_g$ 动态特性曲綫是直綫時，在柵極上加一正弦电压，所得交流输出电流和电压（交流电压等於交流电流乘 R_{ac} ，故交流电压和电流波形相同）也都是正弦波形，因此沒有失真，这时所使用的 $I_p - E_p$ 动态曲綫段和各静态曲綫的交点是均匀間隔的 ($a = b = c = \dots$)。相反的，倘若 $I_p - E_g$

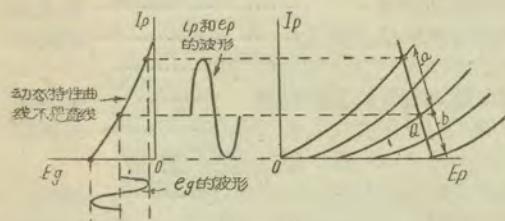


圖 8 利用动态曲綫看出的失真波形



动态曲綫不是直綫，則所得交流屏流和输出电压都有失真，同时 $I_p - E_p$ 动态曲綫和静态曲綫交点的間隔也不均匀（圖 8 中， $a \neq b$ ）。要免除失真，就需要改变柵压变动的范围，工作点的位置和交流負荷的大小，则恢复不失真的情况为止，这就使得我們能够在紙上先進行設計，决定屏压，柵压，負荷电阻和柵極激励电压的大小，把电子管使用得恰到好处。

利用动态曲綫，我們既可以得出屏电变动的范围，求出交流屏压的有效值，同样我們也可看圖得出交流屏流变化的范围，求出交流屏流的有效值，然后把交流电压和电流的有效值相乘，得出输出交流电功率。


这些計算，只需用簡單的加、減、乘、除，就能解决实际問題，动态曲綫的巧妙就表現在这些地方。当我们使用五極管或四極管，用同样簡單的計算法看动态曲綫，就可以决定簾柵極应当串联多大降压电阻，再接到电源；並可以决定陰極应当串接多大电阻來產生所需柵偏压。这里我們不詳細举例說明。

我們灵活的使用动态和静态特性曲綫，可以解决許多实际問題。例如当我们需要不失真的检波和放大时，就尽量挑选静态特性曲綫較直較均匀的电子管，并使所使用的动态曲綫段位在静态曲綫分佈最均匀的部分，以減少失真。当我们需要非綫性检波或者利用非直綫性來產生变频作用时，就相反地利用静态曲綫較弯曲的电子管，或使电子管工作在特性曲綫弯曲的部分。当我们想利用柵偏压的变动來自动調節音量时，我們便挑选那些 $I_p - E_g$ 特性曲綫弯折而拖着長尾巴的电子管（即远微流管）。特性曲綫可以帮助我們解决的实际問題是这样多，而且熟能生巧用处更大。这方面的知識，可以說是我们無綫电工作者和爱好者所必須掌握的基本知識。將

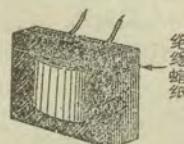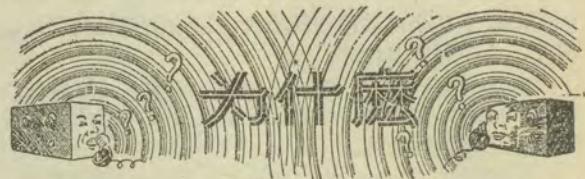來半導体大量代替电子管时，半導体也有特性曲綫，原理仍然是相似的。（本刊参考張公緒、閻育蘇兩同志來稿編寫）



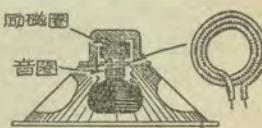1. 單管或兩管並聯輸出的功率放大器，有時候它的輸出變壓器鐵心間要鑄一層絕緣紙，为什么？



2. 在有一些电动喇叭的下面和音圈的同一鐵心上，繞有一个圈数不多的扁平繞圈，为什么？

3. 一架超外差式收音机在沒有收到电台时雜音很大，一收到电台，雜音就大为減小，为什么？



圖 3

4. 为什么用手按收音机低放管的柵極时，喇叭会發出“嗡嗡”的叫声，而按中放管柵極时就没有？



5. 小王在收听一个短波电台时，觉得电台分隔不清，他想一定是受到和这个收听电台频率相近的干擾电台的干擾。但是他尋找这个干擾电台的結果，發現这个电台离开收听电台的频率比較远。小王就不明白了，我們替他想想看，这是为什么？

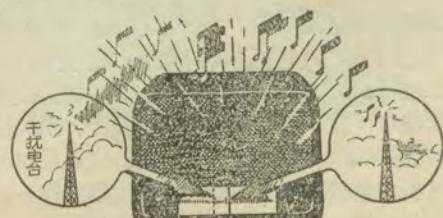


圖 5

(蔣煥文)

上期为什么答案

1. 电子管的帘栅极是接乙十的，它的电流很小，如果先接乙电，后接耳机，那末，在耳机未接以前，灯丝放射的电子，全部被帘栅极吸收，超过帘栅极的额定电流量，电子管容易损坏。

2. 检波用的矿石，容许通过的电流极小，不能供给足够的电流；整流管容许通过的电流很大，但是它的特性不宜于灵敏的检波。

3. 制造电子管时，管内气体不易抽净，因此在小杯里放镁化合物，在电子管制成后，用高频加热，使镁化合物蒸气，吸收掉管里的剩余气体。镁化合物蒸气后，就凝结在玻璃泡内壁上。

4. 再生式收音机叫噪，是再生过强，产生振荡的现象，这时它已经等同于是一部小发射机了。从再生回授到回路里的电能远大于天线回路，因此，振荡一开始，天线回路就吸取振荡电能向外发射。

5. 电磁波在甲机环状天线上感应的电压如图甲，方向相同，彼此相消，所以声音不响；而在乙机的环状天线上所感应的电压，因为时间上有差别，不完全相消，所以声音响。

6. 电子管的灯丝电阻是随温度升高而增加的，收音机刚开时，灯丝未热，电阻小，灯丝上的电压降也小，因此灯丝电压低的受到了比较规定高得多的电压，电流过大容易烧毁。

“电信科学”创刊号要目

“电信科学”是电子学学会的高级电信技术刊物，将于1956年7月27日创刊，这一期的主要内容有：

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. 题词 | 郭沫若 朱学范 |
| 2. 电子器件发展中的矛盾统一 | 孟昭英 |
| 3. 耦合振荡回路负载强力放大器的频率特性 | 冯秉铨 徐秉铮 |
| 4. 他激振荡器通用曲线的计算 | 常迥 |
| 5. 近年来晶体管的发展 | 成众志 |
| 6. 鱼骨形天线的分析 | 范铁生 |
| 7. 晶体三极管的物理基础 (德)G·布蓝肯布尔格 | |
| 8. 自动电话技术发展的趋势 (苏)A. D. 赫尔柯维齐 | |
| 9. 彩色电视原理 (美)J. M. 巴斯托 | |

“电信科学”的主要读者对象是：电信局技术人员、工程师；大学和大学以上程度的电信技术人员、工程师；各学院电信科学系的教授、副教授、讲师、助教和学生；各电信研究所的研究人员和专家以及其他在电信技术上进修的电信技术人员；通信部队、铁道、交通、民航部门的电信技术人员。

每期定价0.65元 各地邮电局订购

无线电

1956年第7期(总第19期)

金条

“普及电信”的道路 (苏联) H·伊久莫夫(1)
北京市的少年无线电爱好者

- 少年宫“少年无线电爱好者小组” 张坚(2)
电话会议和扩音两用机 张昌余(3)
声音可以印刷吗? 史久如(4)
钢丝录音机倒带的研究 杨鸿藻(6)
国产503型5灯长、短波收音机 (8)
修理电池式收音机经验杂谈 毛培生(9)
简单的4灯外差式交流收音机 朱恒模(11)

经验交流

- 用留声机唱头改制成电容式电唱头 周贻红(12)
倍压检波器 刘廷伟编译(13)
能带喇叭的矿石收音机 葛运凌改编(13)
把听筒的声音放大些的办法 孙彦昕译(13)
收音机和扩音机的联合使用 呂鐘卿(14)
用日光灯起动器作避雷器 谈志中(14)
热偶电流表中热偶的配制 吴煜昌(15)
当心晶体话筒和唱头受潮 田寿宇(15)
烙铁头氧化层的处理 杨光正(15)

技术知识

- 半导体及其应用 王守武(16)
扩音机末级的阻抗匹配 翁(19)
超声波探伤器 吴繩武(21)
机械控制的电子管 (苏联) П·贡察尔斯基(23)
宽银幕电影 朱慶璋(23)
旧的日式收音机线路 (28)

无线电常识讲座

- 电子管特性曲线——II (29)
为什么? 蒋焕文(31)

封面说明：吴翔同志试制成功的“雷达练习器”是应用於平时进行战备训练的一种仪器。雷达手可以利用它更正确地按实战要求来练习操作技术，从而更快地捕捉空中目标。图示吴翔同志正在指导探照灯手应用“雷达练习器”练习操作探照灯。(孟昭瑞摄，胜利图片社稿)

编辑、出版：人民邮电出版社
地址：北京东四6条13号
电话：4-5255 电报挂号：04332
印刷厂：北京印制厂
行：邮电部
发：全国各地
处：全国新书发行部
印：总社
订：代售

定价每册2角
1956年7月19日出版

预定一季6角
1—50,300



苏联的业余无线电活动

苏联业余无线电活动，开展的非常广泛，差不多每个工厂、学校里都有。

这种活动是由各级“支援陆、海、空军志愿协会所属无线电俱乐部领导的。活动的内容包括：电视、短波、超短波收发报机、收音机、电唱机、留声机的研究设计；培养报务、机务和电话方面各种等级的运动员和基层组织的业余教员。

（中央国防体育俱乐部供稿）

上：巴什基里亚苏维埃社会主义自治共和国支协的会员们正在无线电俱乐部中练习无线电报通信。

下：协会每年组织无线电爱好者——设计者的作品展览。图示列宁格勒无线电俱乐部的会员们正在参观 A·И·李列茨基设计的多用测试仪。

無 線 电 叢 書 介 紹

無 線 电 設 备 电源	· 苏联傑連捷夫著	(定价1.70元)
無 線 电 世 界	· 苏联切斯特諾夫著	(定价2.32元)
自 动 頻 率 微 調	· 苏联卡普蘭諾夫等著	(定价1.20元)
公 分 波 測 量	· 苏联多布罗霍多夫著	(定价1.10元)
我 想 成 为 一 个 無 線 电 爱 好 者	· 苏联拉 布 金 著	(定价0.25元)
自 耦 变 压 器	· 苏联H·B·嘉桑斯基著	(定价0.15元)
輸 出 变 压 器	· 苏联克 里 捷 著	(定价0.18元)
小 电 力 变 压 器 及 濾 波 扼 流 圈 的 計 算	· 苏联克 里 捷 著	(定价0.21元)
揚 声 器	· 苏联A·Г·多里尼克著	(定价0.24元)
等 幅 振 盪	· 苏联哈 依 金 著	(定价0.65元)
自 制 測 量 仪 器	· 苏联馬 林 寧 著	(定价0.25元)
我 的 第 一 架 收 音 机	· 苏联包 利 索 夫 著	(定价0.40元)
雷 达 及 其 在 國 民 經 濟 中 的 应 用	· 苏联罗 菲 莫 夫 著	(定价0.18元)
無 線 电 企 業 的 組 織 与 維 护	· 苏 联 列 冰 著	(定价0.87元)
無 線 电 报 中 央 室 設 备	· 沈 保 南 編	(定价0.73元)
苏 联 —— 無 線 电 誕 生 地	· 苏联費 多 羅 維 奇 著	(定价0.16元)

“以上各書如当地新華書店售缺，可委託他們代办或
直接匯款至北京王府井大街79号北京郵購書店郵購。”

人 民 邮 电 出 版 社 出 版
· 新 華 書 店 發 行 ·